

درس هفتم: الکتریسیته

درس در یک نگاه:

دانش آموزان با انجام فعالیت‌های مختلف با جریان الکتریسیته، مدار الکتریکی، مدار متواالی و مدار موازی، اجسام رسانا و نارسانا آشنا می‌شوند و نیز به ضرورت صرفه جویی در مصرف برق پی‌می‌برند.

آنچه دانش آموزان در مورد «الکتریسیته» می‌دانند:

سال اول: یک لامپ روشن دارای نور و گرمای است.

سال دوم: -

سال سوم: انرژی الکتریکی در وسایل برقی مختلف می‌تواند حرکت و گرمای و نور تولید کند.

هدف‌ها: انتظار می‌رود در فرآیند آموزش این درس هر دانش آموز به هدف‌های زیر برسد:

نگرش‌ها	دانستنی‌ها و مهارت‌ها
<ul style="list-style-type: none">۱- به ضرورت صرفه جویی در مصرف برق پی‌ببرد.۲- در انجام کارهای گروهی از خود علاقه‌مندی و احساس مسئولیت نشان دهد.۳- بعد از انجام هر آزمایش، مواد و وسایل مربوط را جمع‌آوری کرده و عادت به رعایت نظم و نظافت کنند.۴- هنگام استفاده از الکتریسیته، نکات ایمنی را رعایت کنند.	<ul style="list-style-type: none">۱- فهرستی از وسایل برقی مورد استفاده در خانه و ساعت‌های مصرف هر کدام را تهیه کند.۲- گزارشی از نتیجه‌ی صرفه جویی در مصرف برق در خانه‌ی خود تهیه کند.۳- با استفاده از وسایل ساده یک مدار الکتریکی تشکیل دهد و یک لامپ را روشن کند؛ و شکل مدار را نیز رسم نماید و چگونگی جاری شدن الکتریسیته در مدار را توضیح دهد.۴- با انجام آزمایش، اجسام رسانا و نارسانا را از هم جدا کند و خواص هر کدام را توضیح دهد.۵- با انجام آزمایش، طرز کار کلید را در یک مدار الکتریکی مشاهده کند و آن را توضیح دهد و برای ساخت کلید راه‌های جدید ارائه کند.۶- درباره‌ی سیم‌کشی برق خانه توضیح دهد.۷- با انجام آزمایش تحقیق کند که باتری‌ها را چگونه می‌توان به هم وصل کرد تا روشنایی لامپ بیشتر شود.۸- چگونگی اتصال باتری‌ها به یکدیگر، در اسباب بازی‌ها را مورد بررسی قرار دهد.

شناختنامه‌ی درس ۷ – الکتریسیته

وایگان	مواد و وسائل لازم	فعالیت‌ها	هدف‌ها	مناهیم	صفحه
الکتریسیته	-	دانش آموز:	دانش آموز:	-	۵۸
		دریاره‌ی تصویر عنوانی گفت و گو می‌کند.	از طریق بحث و گفت و گو در کلاس به مطالعه در مورد الکتریسیته علاقمند شود.		
		جدولی تهیه می‌کند که در آن، نام و وسائل مختلف الکتریکی، ساعت مصرف و نوع کار آن‌ها نوشته شده باشد.	از طریق جمع اوری اطلاعات در مورد میزان مصرف بر قبیه صرفه جویی در آن عادت کند.	مادر زندگی از ارزی الکتریکی استفاده‌های مختلف می‌کنیم.	۵۹
		برنامه‌ی برای صرفه جویی در مصرف برق خانگی تدوین و اجرا می‌کند.	در یادداشت کردن اطلاعات مهارت پیدا کند.		
مدار الکتریکی	پاتری و سیم‌های رابط، جسب و لامپ	یک مدار الکتریکی ساده با استفاده از پاتری، سیم رابط، جسب و لامپ	با استفاده از وسائل ساده بتواند یک مدار بسته به جریان	الکتریسیته در یک مدار بسته به جریان درمی‌آید و ضمن عبور از لامپ آن روشی کند و شکل مدار را بشناسد.	۶۰
رسانا، لامپ، پاتری، مواد مختلط، پایک کن، سکه و ... و سیم		با استنست یک مدار ساده شامل پاتری و لامپ و فواردادن مواد مختلف بین دو نقطه از مدار، احساس را به دو گروه رسانا و نارسانا طبقه‌بندی می‌کند.	به کمک آزمایش، مواد رسانا و نارسانا عبور می‌دهند ولی مواد نارسانا الکتریسیته را از خود عبور نمی‌دهند.	مواد رسانا الکتریسیته را به خود	۶۱

صفحه	مفهوم	فعالیتها	هدفها	واژگان
۶۲	با قراردادن کلید در مدار می توان مدار را قطع و وصل کرد.	— در یک مدار ساده (شامل بازتری و لامپ و سیم)، قطعه‌ی فلز، میخ، باستری، لامپ و تعدادی سیم.	— از طریق آزمایش و مشاهده، طرز کار کلید را در مدار توضیح دهد و روش حلی برای ساخت کلید، پیشنهاد دهد.	مواد و وسائل لازم
۶۳	— بستن مدار ممکن است موزایی باسری باشد، در یک مدار متواالی باقطعه مدار، تمامی لامپها خاموش می شوند. اما در مدار موزایی باقطعه یکی از اشغال‌ها لامپ فقط در آن انشعاب خاموش می شود.	— یک مدار متواالی و یک مدار موزایی بیند که در هر تعدادی لامپ، بازتری مدار متواالی و موزایی را کدام از دو لامپ استفاده می شود. روشنایی لامپها را مقایسه می کند. بسیس از هر مدار یک لامپ تثایت حاصل از خارج کردن یک لامپ کند و نتیجه را مشاهده و مقایسه می کند.	— از طریق آزمایش و مشاهده، طرز کار کلید را در مدار توضیح دهد و روش حلی برای ساخت کلید، پیشنهاد دهد.	کلید در مدار الکتریکی
۶۴	— باستثنی بازتری‌ها به صورت متواالی، یعنی اتصال مثبت یک بازتری به منفی بازتری دیگر، روشنایی لامپ را باهم مقایسه می کند. روشنایی لامپ را باهم مقایسه می کند.	— تحقیق کند که در یک مدار الکتریکی بازتری‌ها از به صورت مختلف بهم وصل کند، با چند بازتری، یک لامپ آن یک لامپ را روشن نماید و حالات‌های مختلف، و چند سیم را بسط.	— از مدار متواالی و موزایی را پیش‌بینی کند.	فعالیت‌ها
۶۵	می توان از زری الکتریکی بیشتری از بازتری‌ها گرفت.	— درباره‌ی وسایلی که در اثر نبودن الکتریسیته به وجود می آید فکر کرده و آن‌ها را بیان می کند. برای روشنایی استفاده می کردن، اطلاعاتی جمع‌آوری کند. — درباره‌ی وسایل روشن کننده در قدمیه قبل از اختراع لامپ اطلاعات جمع‌آوری می کند. — درباره‌ی ادیسون مختصر چنای برق، به جمیع اوری اطلاعات بیدارزد. — درباره‌ی ادیسون اطلاعات جمیع اوری می کند و گزارش می دهد. — به اهمیت رعایت نکات اینستی در استفاده از الکتریسیته بی بیزد.	— از طریق آزمایش و مشاهده، طرز کار کلید را در مدار توضیح دهد و روش حلی برای ساخت کلید، پیشنهاد دهد.	واژگان

دانستنی‌ها برای معلم

گردید که اتم‌ها، چنان‌که برخی می‌پنداشتند، گلوله‌هایی سخت نیستند بلکه قسمت اعظم حجم آن‌ها را فضای خالی تشکیل می‌دهد. که الکترون‌ها در این فضا به دور یک قسمت از اتم‌ها به نام هسته درحال چرخش هستند.

نخست باید توجه کرد که اتم از نظر الکتریکی خنثی است. مقدار بارهای مثبت و منفی اتم‌ها دقیقاً با هم برابرند. در اطراف هسته‌ی اتم، ذرات بسیار کوچکی با بار منفی قرار دارند که الکترون نامیده می‌شوند. بخشی از اتم در مرکز آن قرار دارد که هسته نامیده می‌شود و دارای بار مثبت است. مقدار آن دقیقاً برابر با مجموع بارهای منفی تمام الکترون‌های موجود در اتم است. بار کل هر اتم صفر است و از نظر الکتریکی، خنثی است. امروزه می‌دانیم که هسته خود شامل دو نوع ذره است که آن‌ها را پروتون و نوترون می‌نامند. جرم پروتون و جرم نوترون از جرم الکترون بسیار بزرگ‌تر است، و لذا جرم الکترون را به حساب نمی‌آورند. ذره‌ی نوترون هیچ بار الکتریکی ندارد اما پروتون دارای بار مثبت است. بزرگی بار الکترون با بزرگی بار پروتون برابر است اما نوع بار پروتون، مثبت و نوع بار الکترون، منفی است. در هسته‌ی اتم تعداد پروتون‌ها و تعداد الکترون‌ها با هم برابر است.

رساناهای نارساناهای (عایق‌ها): مواد از تعداد بسیار زیادی از اتم‌ها تشکیل شده‌اند؛ اتم‌ها با آن که در جامدات و مایعات، تنگانگ کنار هم چیده شده‌اند ولی به صورت واحدهای جداگانه باقی می‌مانند. هر اتم انرژی گرمایی دارد. در نتیجه، اتم‌ها حرکت رفت و برگشت سریع دارند و می‌کوشند تا اتم‌های همسایه را کنار بزنند. در جامدات اتم به شدت می‌تواند اتم‌های دیگر را کنار بزند و خود جای آن‌ها را بگیرد. در مایعات، اتم‌ها بیشتر می‌توانند موضع خود را تغییر دهند. فقط در گازهای که اتم‌ها آزادانه می‌توانند مسافت‌های دور و درازی را پیمایند. در بسیاری از جامدات و مایعات، اتم‌ها الکترون‌هایشان را قویاً در قید خود نگه می‌دارند. بارهای اتمی آزاد نیستند و نمی‌توانند

انرژی الکتریکی: انتقال انرژی یکی از مسائل اصلی جامعه‌ی صنعتی امروز است. انرژی الکتریکی حاصل از سدها و نیروگاه‌ها را می‌توان با سرعت فراوان و اتلاف بسیار اندک به نقاط دوردست منتقل کرد؛ بنابراین، یکی از مناسب‌ترین شکل‌های انرژی برای انسان، انرژی الکتریکی است؛ به‌ویژه که انرژی الکتریکی را می‌توان به سهولت به انرژی‌های دیگر، مانند نور، گرما، حرکت و صوت تبدیل کرد.
هیچ‌یک از صورت‌های دیگر انرژی این قابلیت را ندارند؛ بنابراین، پاکیزه‌ترین و کارآمدترین شکل انرژی، انرژی الکتریکی است.

الکتریسیته: کلمه‌ی «الکتریسیته» توصیف جریان بافنن الکترون‌ها یا جابه‌جا شدن آن‌ها از جسمی به جسم دیگر است. الکترون کوچک‌ترین بار الکتریکی است. الکترون واژه‌ای یونانی و به معنای «کهربا» است.

بار الکتریکی: از دیرباز، پیش از آن که ساختار اتمی شناخته شود، مردم از وجود دو نوع بار الکتریکی در طبیعت باخبر بودند. یکی از این دو «بار» را می‌توان از طریق مالش میله‌ی شیشه‌ای با پارچه‌ی ابریشمی تولید کرد. بار تولید شده در میله‌ی شیشه‌ای را مثبت می‌خوانند. نوع دیگر را می‌توان از طریق مالش میله‌ی لاکی با پوست خز تولید کرد. (میله‌ی لاکی را از مواد کائوچوبی و پلاستیکی ساخت می‌سازند). این نوع بار را بار منفی می‌نامند. به‌آسانی می‌توان فهمید که این دو نوع بار با هم تفاوت دارند. آزمایش‌های نشان می‌دهد که دو بار هم نوع، (دو بار مثبت یا دو بار منفی) یک دیگر را دفع می‌کنند و دو بار غیرهم‌نوع (مثبت و منفی) یک دیگر را جذب می‌کنند.

بارهای درون اتم: در نخستین سال‌های دهه‌ی ۱۹۰۰ به کمک آزمایش‌هایی که در آن‌ها اتم‌ها را تحت بمباران ذرات کوچک (مثل بمباران هسته‌های طلا با ذرات متشکل از هسته‌های هلیوم که توسط دانشمندی به نام راتوفورد انجام گرفت) قراردادند، اطلاعات زیادی درباره‌ی اجزای سازنده‌ی اتم‌ها بدست آمد و معلوم


زیادی ایجاد شد. اینک داشتمدان به دنبال پیدا کردن اجسامی هستند که در دمای عادی ابرسانا باشند. این به معنی سریع کار کردن دستگاههای مانند رایانه‌ها با صرف توان کمتر است. همچنین، در این صورت آهن ریاهای الکتریکی بزرگ که در اسکنرهای پوشکی در بیمارستان‌ها به کار می‌روند نیز برق کمتری مصرف خواهند کرد.

جريان الکتریکی: وقتی با یک لامپ و سیم‌های رابط و باتری یک مدار ساده را تشکیل می‌دهید، مشاهده می‌کنید که لامپ روشن می‌شود. در واقع در این مدار، یک جریان الکتریکی دارد. باتری با انرژی‌ای که به الکترون‌ها می‌دهد، موجب جاری شدن آن‌ها در مدار می‌شود. این انرژی در اجزای مختلف مدار به انرژی‌های دیگر تبدیل می‌شود؛ مثلاً در لامپ به انرژی گرمایی و نورانی تبدیل می‌شود. باتری‌ها انرژی الکتریکی خود را از انرژی شیمیایی که دارند تأمین می‌کنند. آن‌ها قادر نیستند به آن مقدار که بتوانند انرژی الکتریکی وسائل برقی خانه را تأمین کنند، انرژی در خود ذخیره کنند. برق منازل و شهر از نیروگاه‌های برق تأمین می‌شود.

جهت جریان برق در یک مدار ساده: جهت جریان الکتریستیه در مدار به دو صورت نشان داده می‌شود. جهت واقعی جریان الکتریستیه از قطب منفی باتری به قطب مثبت است اما در مدار، جهت قراردادی جریان را به کار می‌برند که از قطب مثبت باتری به منفی است. علت این امر، آن است که پژوهشگران و فیزیکدانان در ابتداء گمان می‌کردند در رساناها تنها بارهای مثبت می‌توانند جاری شوند. به همین دلیل، جهت جریان الکتریکی را براساس حرکت بارهای مثبت انتخاب کردند. در صورتی که جریان واقعی همان جهت حرکت الکترون‌هاست.

از نقطه‌ای به نقطه‌ی دیگر برونده. موادی که تعداد الکترون‌های آزاد و متحرک در آن‌ها ناچیز است، نارسانای الکتریکی نامیده می‌شوند. برای نمونه بسیاری از پلاستیک‌ها، شیشه‌ها، چوب‌ها و روغون‌ها را می‌توان به عنوان نارسانا نام برد که جریان برق را یا از خود عبور نمی‌دهند یا به سهولت عبور نمی‌دهند. برخی اتم‌ها، هنگامی که در شبکه‌ی جامد و مایع قرار می‌گیرند، به آسانی یک یا دو الکtron خود را از دست می‌دهند. این اجسام از دسته‌ی فلزات هستند. در این گونه اجسام، چنان‌که گفتیم اتم‌ها به آسانی نمی‌توانند به اطراف حرکت کنند اما هریک از اتم‌ها، در حالت کلی، یک یا دو الکtron را از دست می‌دهند؛ در این صورت، این الکترون‌ها آزادند تا در محیط فلز حرکت کنند. این الکترون‌ها در حرکت از نقطه‌ای به نقطه‌ی دیگر بار منفی‌شان را با خود حمل می‌کنند. اجسامی که تعداد الکترون‌های آزاد متحرک در آن‌ها زیاد است، رسانای الکتریکی نامیده می‌شوند که الکتریستیه در آن‌ها به سهولت جریان می‌یابد؛ مانند بسیاری از فلزات. امروزه، موادی وجود دارد که از نظر رسانایی بار الکتریکی، بین اجسام رسانا و نارسانا قرار گرفته‌اند؛ آن‌ها را نیم‌رسانا می‌نامند. این مواد دارای اهمیت فنی فوق العاده زیادی هستند. همچنان‌که از نام این مواد بر می‌آید، بارهای موجود در آن‌ها قابل حرکت است اما نه به آسانی رساناها؛ مثل : سیلیسیوم و ژرمانیوم. دسته‌ی دیگری از مواد از نظر رسانایی الکتریکی ابررساناها هستند. ابررساناها موادی هستند که رسانایی الکتریکی آن‌ها بی‌نهایت و مقاومت الکتریکی آن‌ها در مقابل عبور جریان، صفر است؛ مثلاً، اگر جبوه را تا دمای 269°C - سرد کنیم، تبدیل به یک ابررسانا می‌شود.

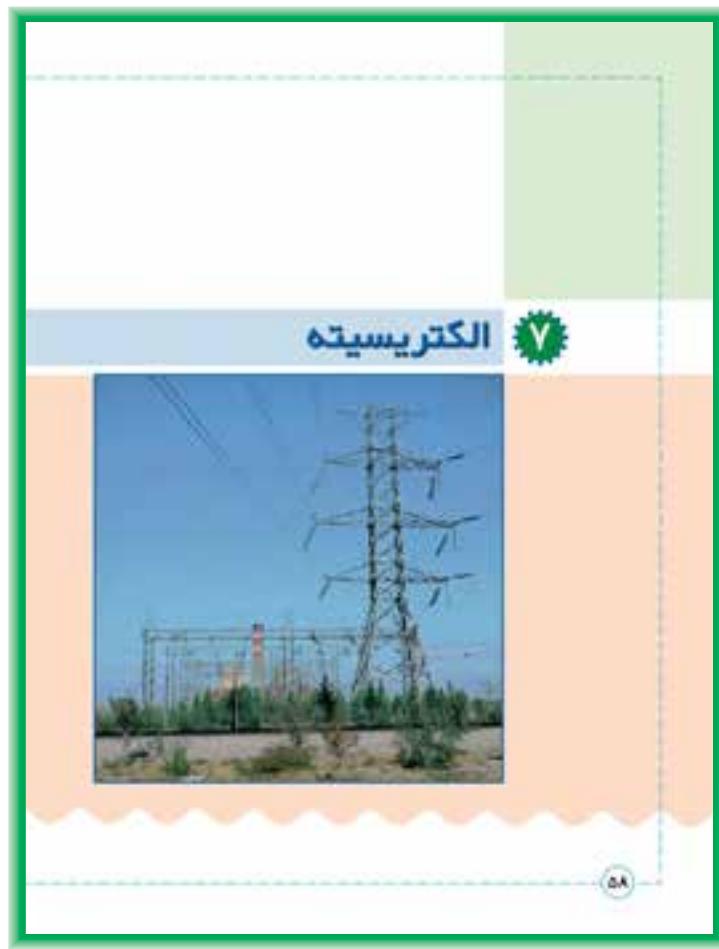در سال ۱۹۸۷ میلادی (۱۳۶۶ هـ.ش) که ابررساناها در 273°C درجه بالای صفر مطلق (-) امکان یافت، هیجان



راهنمای تدریس

شروع کنید: کلمه‌ی «الکتریسیته» را روی تابلوی کلاس بنویسید. از داشنآموزان بخواهید در یک صفحه از دفتر علوم خود، جدول «می‌دانم، می‌خواهم بدانم، یاد گرفتم» را مطابق جدول صفحه‌ی بعد رسم کنند. از آن‌ها بخواهید در مدتی تعیین شده، در گروه خود درباره‌ی عنوان ستون اول با یکدیگر مشورت و گفت و گو کنند و در ابتدای کار، ستون اول و پس از گفت و گو با یکدیگر، ستون دوم و در پایان درس مبحث الکتریسیته، ستون سوم را پر کنند.

پس از آن که داشنآموزان این کار را انجام دادند از چند نفرشان بخواهید، نوشته‌ی خود را برای دیگران بخوانند. با توجه به آن‌چه داشنآموزان در سال سوم درمورد الکتریسیته خوانده‌اند، احتمالاً به مواردی چون : «جريان برق (الکتریسیته) لامپ‌ها را

هدف از این صفحه‌ی درس: ایجاد انگیزه و کنجکاوی برای طرح مسائل تازه در مورد الکتریسیته با استفاده از آموخته‌های قبلی و تجربه داشنآموزان است.



آمادگی از قبل: با نصب تصویرهایی از وسایل برقی فضای کلاس را برای آموزش درس الکتریسیته آماده کنید.

آنچه می‌دانم	آنچه که می‌خواهم بدانم	آنچه یادگرفتم
-	-	-

یا از آن‌ها بخواهید با مرور آموخته‌های سال قبل، پاسخ‌ها را برای جلسه‌ی بعد آماده کنند.

تعدادی از پرسش‌های طرح شده به گونه‌ای است که پاسخ آن‌ها در متن درس داده می‌شود. بهتر است برای پاسخ به این پرسش‌ها به آن‌ها اجازه دهید تا با توجه به مفاهیمی که بعداً می‌آموزند، هر زمان که پاسخ سؤال خود یا دیگری را پیدا کردند، آن را در کلاس مطرح کنند.

حال توجه دانش‌آموزان را به تصویر عنوانی این صفحه جلب کنید:

پرسید: این تصویر چه چیزی را نشان می‌دهد?



- این تصویر یا مشابه آن را در کجا دیده‌اید؟

- این سیم‌ها از کجا شروع شده‌اند و به کجا می‌روند؟
با این سؤال آن‌ها را برای ورود به درس آماده کنید.

روشن می‌کند» و «الکتریسیته یک انرژی است.»، «الکتریسیته می‌تواند خط‌ناک باشد» و «وسایل برقی با الکتریسیته کار می‌کنند» و مواردی از این قبیل اشاره خواهند کرد. شما هر مورد را با ذکر نام فرد یا گروه روی تخته بنویسید. به این ترتیب، دانش‌آموزان در مورد الکتریسیته یک ایده‌ی کلی و تا حدودی یکسان پیدا می‌کنند.

حال از دانش‌آموزان بخواهید در گروه خود در مورد ستون دوم با یک‌دیگر گفت و گو کنند و هر دانش‌آموز ستون دوم جدول را خودش به تنها یا پُر کند. به آن‌ها اجازه دهید چند مورد را بخوانند تا حدود پرسش‌های دانش‌آموزان روشن شود. در موارد محدودی ممکن است آموخته‌های قبلی دانش‌آموزان به آن‌ها کمک کند تا پرسش‌های یک‌دیگر را جواب دهند. به هر صورت در مواردی که انتظار دارید دانش‌آموز بتواند بر پایه‌ی اطلاعات قبلی خود پاسخ دهد، شما فقط تعامل بین دانش‌آموزان را هدایت کنید

ما در زبانگی خود، از الکتروسیستم (برق) استفاده می‌کنیم. الکتروسیستم که در وسائلی که با اکون، روشنایی، گردباز و حرارت ایجاد می‌کند.

تقریباً کجا مصرف می‌کنید؟
جدولی مانند جدول زیر تهیه کنید و تا در وسائلی برقی را که در خانه از آن استفاده می‌کنید، پیویسید. از روی زیگ از آین وسائل گذشت. چند ساعت استفاده می‌شود؟

نام و سurname	مدت زمان مصرف	منبع استفاده
لارس	۶ ساعت	روشنایی



هر روز با هدیه اهدایی خانواری خود، بمن کنید یک روز داده در سفره، برقی صرفه جویی کنید یعنی متال، سرقت بپنداشد. که هرچه در لباس، پوشاک، روشن ایشان از آن و در گاز و سایر برقی، لفظها و قسمی که نایم است، استفاده کنید؛ بد چاقی سمساری برقی، از سمساری نظری را اهمیت اگر استفاده کنید. بعد از این ساعت، مختار صرفه جویی را با شاهدی قلل ساخته کنید و شوچن، اگر خود را گیرگشی دهد.

۵۹

راهنمای تدریس

شروع کنید: از دانشآموزان بخواهید فعالیت «گزارش کنید» این صفحه را بخوانند و جدولی مشابه جدول این صفحه را در دفتر علوم خود بکشند. نام وسائل برقی خانگی‌ای را که در خانه‌ی خود استفاده می‌کنند، در این جدول وارد کنند. از آن‌ها بخواهید لامپ هر قسمت را به طور جداگانه بنویسند؛ مثلاً، لامپ آشپزخانه، لامپ حمام و ... دانشآموز باید این کار را در خانه کامل کند؛ از این رو، او را نسبت به شیوه‌ی کار توجیه کنید. با نوشتن یک نامه به والدین از آن‌ها بخواهید فرزندشان را در انجام این کار راهنمایی کنند. به نمونه‌ای از این نامه که توسط یکی از معلمان تهیه شده است، توجه کنید.

هدف از این صفحه‌ی درس: داش آموزان فهرستی از وسائل برقی‌ای که در خانه استفاده می‌کنند، موارد مصرف و ساعت‌های مصرف آن‌ها تهیه کنند و با صرفه‌جویی در مصرف برق، به لزوم صرفه‌جویی در مصرف برق خانگی بی‌بیرند.



آمادگی از قبل: از دانشآموزان بخواهید که یک قبض برق یا فتوکمی آن را همراه بیاورند.

فعالیت پیشنهادی:



- ۱- آن‌ها باید با مراجعه به کنتور برق منزلشان، ابتدا مصرف یک ساعت برق در خانه را تعیین کنند.
 - ۲- سپس مصرف ۲۴ ساعت یا یک شبانه روز را تعیین کنند. برسید که چگونه این کار را انجام می‌دهند. (اجازه دهید خودشان روش کار را بیان کنند و شما توضیح ندهید).
 - ۳- از آن‌ها بخواهید در مورد صرفه‌جویی در مصرف برق خانگی، با افراد خانواده صحبت کنند. درمورد نحوه‌ی صرفه‌جویی مصرف برق به توافق برسند. دانش‌آموزان باید ذکر کنند که چگونه این کار را با افراد خانواده انجام داده‌اند؛ مثلاً: چگونه با اعضای خانواده برای صرفه‌جویی به توافق رسیده‌اند؟ آیا از لامپ‌های کم مصرف استفاده کرده‌اند یا لامپ‌های اضافی را خاموش نموده‌اند یا استفاده از وسایل برقی پر مصرف مثل بخاری برقی را کاهش داده‌اند؟ و موارد مشابه.
 - ۴- میزان مصرف برق را طی مدت معینی، قبل و بعد از صرفه‌جویی مقایسه کنند.
- یک گروه سه‌نفره از دانش‌آموزان، جدولی مطابق جدول زیر ترتیب داده‌اند که در آن میزان مصرف برق را در یک ساعت و ۲۴ ساعت با استفاده از اعداد روی کنتور به دست آورده‌اند. این اعداد مربوط به قبل از صرفه‌جویی مصرف برق بوده است. آن‌ها می‌خواهند بعد از صرفه‌جویی، دوباره مصرف برق در مدت یک ساعت و ۲۴ ساعت را تعیین کنند.

نام افراد	ساعت ۶:۳۰ دقیقه بعد از ظهر	ساعت ۷:۳۰ دقیقه بعد از ظهر	مصرف برق در ساعت ۱ ساعت	ساعت ۷:۳۰ دقیقه بعد از ظهر	مصرف برق در ساعت ۲۴ ساعت
محمد	۰۵۳۹۰۰	۰۵۳۹۰۷	۷	۰۵۴۰۵۹	۱۵۲
مجتبی	۵۸۹۳۲۸	۵۸۹۳۳۲	۴	۵۸۹۴۵۲	۱۲۰
فرشید	۱۷۵۸۷۲	۱۷۵۸۷۸	۶	۱۷۵۹۹۹	۱۲۱

همین کار را ادامه دهنده اطلاعات مربوط به میزان مصرف برق هفتگی را جمع‌آوری کنند. (بعد از صرفه‌جویی)
حال از دانش‌آموزان بخواهید جدول هفتگی را که به این ترتیب پر کرده‌اند، مقایسه و نتیجه‌گیری کنند.

ولی محترم
فرزند شما در درس علوم با مواردی از استفاده از جریان الکتریسیته آشنا شده و قرار است نام وسایلی را که در خانه از الکتریسیته استفاده می‌کند، میزان مصرف تقریبی روزانه‌ی آن دستگاه به ساعت و نوع کار آن را در یک جدول بنویسد. از شما تقاضا دارم: اجازه دهید خود وی اطلاعات مربوط به این جدول را جمع‌آوری کند و فقط در مواردی که لازم می‌دانید و از عهده‌ی او خارج است، وی را راهنمایی کنید. مطمئن هستم که او می‌تواند به تنها‌ی از عهده‌ی انجام این کار برأید.
با تشکر

به این ترتیب، قسمت اول این درس ناتمام می‌ماند تا دانش‌آموزان گزارش این فعالیت را در خانه تکمیل کنند و در جلسه‌ی بعد ارايه دهند.

حال از دانش‌آموزان بخواهید فعالیت پایین همین صفحه را بخوانند و پس از مدتی به طور داوطلبانه، آن‌چه را فهمیده‌اند برای دیگران بیان کنند. این گفت و گو را ادامه دهید تا همه به یک توافق کلی در مورد نحوه‌ی انجام کار برسند. حال از آن‌ها بخواهید برای انجام این فعالیت وظیفه‌ی خود در خانه را مشخص کنند و بنویسند.

از دانش‌آموزان بخواهید یک هفته‌ی بعد در ساعت مقرر، عدد کنتور را بخوانند و میزان مصرف هفتگی برق منزل را محاسبه کنند. (قبل از صرفه‌جویی)
سپس با استفاده از یک برنامه، صرفه‌جویی را آغاز کنند و

دانشآموز:

- ۱- هدف فعالیت را به درستی فهمیده است.
- ۲- اعداد کنتور را در مواردی که لازم بوده ثبت کرده است.
- ۳- میزان مصرف برق در هر مورد را به درستی تعیین کرده است.
- ۴- با استفاده از مقایسه‌ی مصرف برق در قبل و بعد از صرفه‌جویی موضوع را نتیجه‌گیری کرده است.
- ۵- گزارش کار مناسبی تهیه کرده است.
- ۶- به شیوه‌های مناسبی برای صرفه‌جویی در مصرف برق اشاره کرده است.

تلفیق با زبان آموزی: از تک‌تک دانشآموزان بخواهید در مورد مزایای صرفه‌جویی در مصرف برق با گروه خود بحث کنند و نتیجه را در جمله‌ای بنویسند؛ مثلاً: «صرفه‌جویی در مصرف برق باعث می‌شود که افراد بیشتری از برق استفاده کنند» یا موارد مشابه.



می‌توانید شکرگزاری را برای دانشآموزان به گونه‌های متفاوتی بیان کنید. دانشآموزان باید باور کنند که اگر همواره مراقب رفتار خود باشند، هیچ‌گاه زباله‌ای در جوی آب نمی‌اندازند، هیچ شاخه‌ی درختی را نمی‌شکنند، هیچ‌گاه آب دهان بر زمین نمی‌اندازند، همواره در مصرف آب صرفه‌جویی می‌کنند، همیشه لامپ‌های اضافی را خاموش می‌کنند و... درنتیجه، شکر خداوندی را به جای آوردند که همه‌جا شاهد رفتارهای آن هاست.

دانشآموزان با استفاده از یک فیش برق، قیمت هر کیلووات ساعت را یادداشت کنند می‌توانند با استفاده از فرمول زیر قیمت یک کیلووات ساعت را به دست بیاورید و در اختیار دانشآموزان قرار دهید.

$$\frac{\text{بهای برق}}{\text{صرف برق}} = \frac{\text{قیمت یک کیلووات ساعت}}{\text{صرف برق}}$$

سپس مبلغ مقدار برق صرفه‌جویی شده را در یک روز، یک هفته و یک ماه محاسبه کنند. از گروه‌ها بپرسید اگر ۱۰ خانوار این طور صرفه‌جویی کنند، چند تومان صرفه‌جویی می‌شود؟ اگر ۱۰۰ خانوار یا ۱۰۰۰ خانوار این طور عمل کنند، چه مقدار صرفه‌جویی می‌شود؟

فکر می‌کنید اگر مردم یک شهر به صرفه‌جویی در مصرف برق عادت کنند، چه اتفاقی می‌افتد؟ (تلفیق با ریاضی) انجام این فعالیت به زمان زیادی احتیاج دارد. به داشن آموزان دو هفته‌ی کامل فرصت دهید. یادآوری کنید که در زمان‌های مقرر ارقامی را که از کنتور خوانده‌اند در دفتر علوم خود یادداشت کنند تا اگر لازم باشد، آن‌ها را بینند. حتماً در دو سه مورد این کار را انجام دهید و از دانشآموزان در مورد نحوه انجام کار بپرسید.

طول مدت زمانی که دانشآموزان این فعالیت را انجام می‌دهند به اندازه‌ی کافی زیاد است؛ از این رو شما فرصت خواهید کرد فهرست ارزش‌یابی دانشآموزان را تکمیل کنید. به یک نمونه از چنین فهرستی که توسط یکی از معلمان تهیه شده است، توجه کنید:



الکتریسیته چگونه جریان پیدا می‌کند؟

(از راهنمای کنفرانس)

وسایل مورد نیاز تدریس: سیم روپوش، باتری، لامپ کوچک و نوار پلاستیک.

با استفاده از این وسایل، لامپ را روشن کنید.
واثق که لامپ روشن نشود، نکال و سه شاذون، باتری را، لامپ را و نوار را کنفرانس.
لایفچتا با استفاده از نوار، سیم روپوش، باتری، سیم روپوش لامپ را روشن کنید، چگونه؟
الکتریسیته چگونه جریان پیدا می‌کند، از پیش روپوش، کاران لامپ، از سیم روپوش، گردبافتیزی، آزمایش
چیزی که شما اینجا آورده‌اید، یعنی **الکتریسیته** است.

۶۰

راهنمای تدریس

شروع کنید: فهرست وسایل لازم را با گروه‌ها مرور کنید تا همه‌ی گروه‌ها برای انجام فعالیت آماده باشند. به آن‌ها بگویید که قرار است با این وسایل لامپ را روشن کنید. اجازه دهید دانش‌آموزان حالت‌های مختلف را تجربه کنند و به اندازه‌ی کافی امکان روشن کردن لامپ را با وسایل تجربه کنند.
همان‌طور که در شکل می‌بینید، انتهای بعضی از سیم‌ها لخت و بعضی پوشیده است. سعی کنید برای تمامی گروه‌ها، هر دو نوع سیم را تهیه کنید تا دانش‌آموزان خود به نحوی استفاده از سیم و نقش آن بی‌پرنده.

اگر گروهی موفق شد لامپ را روشن کند از او بخواهید شکل بسته شدن لامپ و باتری و سیم را در دفتر علوم خود بکشد. اجازه دهید افراد گروه‌های مختلف با یک‌دیگر مشورت

هدف از این صفحه‌ی درس: دانش‌آموزان خودشان

روش بستن یک مدار الکتریکی را کشف کنند و شکل آن را نیز بکشند.



مواد و وسایل لازم:

تعدادی سیم‌های روپوش دار که بیشتر آن‌ها دو سر شان لخت شده باشد، باتری، لامپ کوچک و نوار چسب.


کند و به طور کامل آن را توضیح دهد. اگر موفق نشد، چند دقیقه به او فرصت دهید تا این کار را انجام دهد و در این مدت، خودتان این گروه را ترک کنید. به این ترتیب، به او فرصت می‌دهید تا از تجارب افراد دیگر گروه استفاده کند و بستن مدار را یاد بگیرد؛ زیرا قرار است آن را برای شما توضیح دهد. وقتی به گروه برگشتهید، از این دانش آموز بخواهید تا نحوه‌ی روشن کردن لامپ را به شما نشان دهد.

کنند و از تجربه‌های هم‌دیگر استفاده کنند؛ به عبارتی، از یک دیگر یاد می‌آورند تا خود مشکلات و موانعی را که در کارشان وجود دارد رفع کنند. این کار به آن‌ها اعتماد به نفس می‌دهد.


در فرایند یادگیری، «اشتباه کردن» حق دانش آموز است اما هم زمان باید نگرش تمایل به قبول اشتباه و سعی در اصلاح آن را نیز در وی پرورش دهیم.



هنگامی که تصور یک کودک از خودش را بهتر می‌کنید او را برای انجام کارهای بزرگ آماده می‌سازید ولی مهم‌تر از آن، این است که کودک می‌آموزد از زندگیش لذت ببرد.

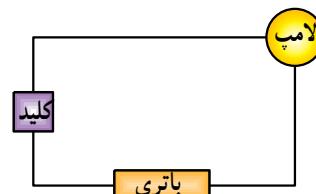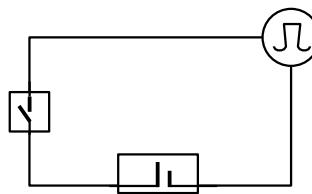سپس از دو گروه داوطلب بخواهید در مورد نحوه‌ی بستن لامپ برای دیگران توضیح دهند. می‌توانید آن‌ها را راهنمایی کنید تا از علامات قراردادی انتخابی مثل شکل زیر برای کشیدن شکل استفاده کنند یا اسم هر وسیله را در داخل یک مربع بگذارند؛ مثلاً :





مشاهده کنید: هنگامی که گروه‌ها سرگرم کار هستند، شما به عنوان یک ناظر نه معلم به آن‌ها سرزنید. اجازه دهید در مورد آن چه انجام می‌دهند صحبت کنند و نیز در مورد این که لامپ را چگونه روشن کرده‌اند توضیح دهند. این مشاهده به شما اطلاعات کافی می‌دهد تا فهرست ارزش‌یابی را که از قبل تنظیم کردید (طوری که دانش آموزان متوجه نشوند) درباره‌ی یک یا دو گروه که در نظر دارید، علامت بزنید.


برای این که اطمینان پیدا کنید همه‌ی افراد گروه نحوه بستن مدار را یاد گرفته‌اند، از دانش آموزی که احتمال می‌دهید شیوه‌ی روشن کردن لامپ را نمی‌داند بخواهید که لامپ را روشن



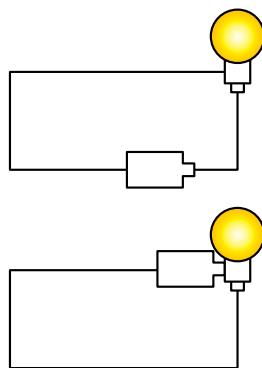اتصال سیم به لامپ را عوض کرده و آن دو را مقایسه کنند. اگر مدار به یکی از شکل‌های زیر رسم شده باشد، لامپ روشن می‌شود.



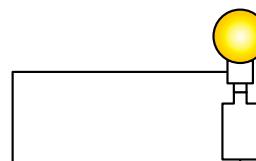
هدایت کنید: از گروه‌هایی که موفق به بستن مدار شده‌اند، بخواهید باتری را در محل اتصال به سیم‌ها سروته کنند، سپس محل



باتری لامپ را روشن می‌کنند، یک مدار الکتریکی بسته‌اند.» از دانش‌آموزان بخواهید متن پایین «فعالیت» این صفحه را بخوانند و یک یا دو نفر آن‌چه را فهمیده‌اند برای کلاس توضیح دهند.

برای این‌که داش آموزان انواع روش‌های فوق را تجربه کنند، بخواهید مدار را یک بار با دو سیم و یک بار با یک سیم بینند و لامپ را روشن کنند.

آموزش دهید: به بچه‌ها آموزش دهید که «وقتی با سیم و



یادداشت معلم

رسانا و نارسانا
الکتریسته از بدنی مواد غیر درین کن. برای آن که بدینه الکتریسته از چه موادی داشته باشند، آزمایش زیر را انجام دهید.

نام و مسیمه	نام و مسیمه
خودکار پالسکن	
*	

آزمایش گذشته
این الکتریسته از همه مواد غیر از آزاد است.
فرزنه فکر می کند که الکتریسته از همه مواد غیر از آزاد اول صدیقه با او موافق نیست. آن ها نظری - سطحی شکل، من یعنده نایست نظر کدامیک درست است. تمایل آن آزمایش را انجام دهد.

به جنبهای مثل بین اعضا و سیم مسی که الکتریسته از آنها داشته باشد، **بله** می گوییم.
به جنبهای مثل بینی، بالشتکها و نیشه که الکتریسته از آن هایی که دارد، **بله** می گوییم.
آزمایش را از تانک باوسیل دیگر نکوچ کنید و نتیجه از خودنی، مثل جدول بالا برویست.

۶۱

راهنمای تدریس

شروع کنید: توجه دانشآموز را به این صفحه کتاب جلب کنید.

به آنها بگویید که «فرزانه و صدیقه، مثل شما، کلاس چهارم هستند. آنها بعضی از موادی را که به همراه دارند، در مداری که مطابق شکل بسته‌اند قرار می‌دهند و متوجه می‌شوند که لامپ روشن می‌شود ولی با بعضی از مواد دیگر روشن نمی‌شود. سپس به بچه‌ها بگویید: شما هم قبل از انجام آزمایش با اعضای گروه خود مشورت کرده و پیش‌بینی کنید که کدام یک از موادی را که همراه دارید، اگر در مدار بگذارید لامپ روشن نمی‌شود؟ آنها را در دفتر علوم خود با جملات کامل بنویسند و پس از آزمایش، نتیجه‌ی درست را در جدولی مثل جدول کتاب وارد کنند». مثلاً:

هدف از این صفحه‌ی درس: دانشآموزان با انجام آزمایش و بستن مدار ساده، اجسام رسانا و نارسانا را شناسایی کنند.



مواد و وسایل لازم: باتری، لامپ، سیم‌های روپوش دار برای اتصال (به طول تقریبی ۲۰-۱۵ سانتی‌متر)، چسب (جای باتری، جای لامپ و سیم‌های اتصال) مواد مختلف (مثل سکه، پاک‌کن، مداد، قطعه‌های فلزی، چوب، پلاستیک و ...) و دفتر علوم.

یا دو مورد آن در کلاس خوانده شود.
از دانشآموزان بخواهید متن پایین صفحه که در آن مواد رسانا و نارسانا تعریف شده است را بخوانند و آنچه را می‌فهمند برای کلاس توضیح دهند.

آموزش دهید: اگر بعضی از مواد در یک مدار الکتریکی قرار بگیرد، می‌تواند الکتریسیته را از خود عبور دهد. به این مواد، رسانا می‌گویند. بعضی از مواد، این خاصیت را ندارند از این رو به آن‌ها نارسانا می‌گویند.



فعالیت خارج از مدرسه: از دانشآموزان بخواهید در خارج از کلاس آزمایش را با مواد دیگر تکرار کنند و اجسام رسانا و اجسام نارسانا را در محیط زندگی خود شناسایی کرده و جدول را کامل کنند. سپس جدول تکمیل شده را، به کلاس ارائه کنند یا در مرکز علوم و روی تابلوی آموزش قرار دهند.
برای این که این نوع فعالیت‌ها مفید واقع شود، زمانی را به این اختصاص دهید که هر فرد یا گروه (تعداد محدود) در مورد کاری که انجام داده است برای دیگران توضیح دهد. سپس دیگران از او سؤال کرده و در مورد کار وی قضاووت کنند. حتی به وی نمره دهند و برای نمره‌ای که داده‌اند، دلیل بیاورند.

تلفیق با زبان آموزی: از دانشآموزان بخواهید با کلمه‌ی «رسانا» و «نارسانا» چند جمله‌ی معنادار بسازند.

وقتی از دوران دبستان به دانشآموزان فرصت می‌دهید تا کارشناس را به کلاس گزارش دهند و هرگاه به گزارشی گوش می‌کنند در مورد آن اظهار نظر کنند، آن را نقد کنند و نظر اصلاحی بدهنند، در واقع، به آنان یاد می‌دهید که اولًا در مورد عقاید خود بیشتر فکر کنند، دقیق باشند، توان ارائه‌ی آن و نیز تحمل نقد را داشته باشند، ثانیاً، نگرش توجه به صحبت‌های دیگران، پذیرش یا نقد و اصلاح آن گفته در آنان پرورش یابد.

۱- پیش‌بینی می‌کنم که اگر مواد زیر را در مدار بگذارم، لامپ روشن می‌شود : پاک کن، سکه، مداد

۲- پیش‌بینی می‌کنم که اگر مواد زیر را در مدار بگذارم، لامپ روشن نمی‌شود : گیره‌ی پلاستیکی، قاشق فلزی


دانشآموزان به تدریج باید بتوانند نظر خود را در یک جمله‌ی کامل بیان کنند و بنویسند. شما نیز از هر فرصتی برای پرورش این مهارت (مهارت برقراری ارتباط) استفاده کنید.

مشاهده کنید: قبل از آن که گروه‌ها آزمایش خود را انجام دهند، به گفت و گویی بین اعضای هر گروه توجه کنید و ببینید که در نظر دارند چگونه مواد را از هم جدا کنند. (دلایل انتخاب آن‌ها را بشنوید)

آیا دانشآموزان جدول را در دفتر علوم خود کشیده‌اند و آن را بر می‌کنند؟ بدیهی است برای آن که بدانند به چه جزئیاتی باید توجه کنید، لازم است قبلًا خودتان این فعالیت را انجام دهید و براساس آن، فهرست انتظاراتتان از دانشآموزان را تنظیم کنید. حال از آن‌ها بخواهید برای بی‌بردن به درستی پاسخ‌هایشان، مداری مطابق شکل درست کنند؛ یک سر سیم‌هایی را که به لامپ و

باتری وصل است آزاد بگذارند تا به مواد مختلفی که بین آن‌ها قرار می‌دهند متصل کنند (تماس دهند).

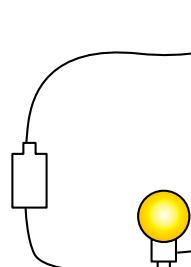پرسید: لامپ در کدام حالت روشن می‌شود؟ در کدام حالت روشن نمی‌شود؟ کدام پیش‌بینی شما درست بود؟ سپس از آن‌ها بخواهید گزارش این فعالیت را در دفتر علوم خود بنویسند. اگر زمان کافی در دسترس نیست، این کار را در خانه انجام دهند شما نیز در جلسه‌ی بعد فرصت دهید یک



مدار الکتریکی

هداف طور که الکتریک، پاکتر، را میتوان بهترین، لامپ را روشن می کنید، یعنی در **لکتریکی** تدقیق داده اید.

الکتریسیته از باتری، مدار، چیزی میباشد که امداد و امداد را روشن می کند، یعنی در **لکتریکی** تدقیق داده اید.

لامپ، چیزی و مداری هست که تشکیل شده استه از چیزی اینهاش میتواند لامپ را روشن کنند، یعنی مدار ساده ای که اینهاش و روشن کنند.

وسایل مورد نیاز برای تحقیقه: باتری، سیم، لامپ، چیزی اینهاش را خاموش و روشن کنند.

آنچه تسا بازخ و سیم را استفاده، یک کلید بروی مدار است.

این مطلع بگویی بروی ساختن کلید دارید!

با ساختن یک کلید، میتوانید لامپ را خاموش و روشن کنید.

۲۲

راهنمای تدریس

شروع کنید: از داش آموزان بخواهید متن بالای صفحه را بخوانند و آن را در گروه خود و برای یک دیگر بیان کنند.

مشاهده کنید: آیا داش آموزان مفهوم مدار الکتریکی را به درستی فهمیده اند؟ آیا می توانند مثال هایی از آموخته های قبلی بیاورند؟ آیا اجزای یک مدار الکتریکی را به درستی تعیین می کنند یا می توانند یک مدار الکتریکی رسم کنند؟

بپرسید: چگونه می توانید در یک مدار الکتریکی لامپ روشنی را خاموش کنید؟ خودتان شکل یک مدار را روی تخته بکشید و نظر داش آموزان را بپرسید.

راه های پیشنهادی داش آموزان را بدون اظهار نظر در مورد صحّت یا عدم صحّت آنها، روی تابلو بنویسید. سعی کنید

هدف از این صفحه‌ی درس: داش آموزان با انجام آزمایش با نقش کلید در یک مدار آشنا شوند و طرح هایی را برای ساختن کلید پیشنهاد کنند.



مواد و وسائل لازم: باتری، سیم های رابط، لامپ، میخ، یک قطعه فلز (مسی، آهنی یا ...)، چسب و دفتر علوم.



زمانی که از دانشآموزان می‌خواهید متنی را بخوانند و آن چه فهمیده‌اند بیان کنند، برای انجام این کار فرصت معینی به آنان بدهید و قبل از آن اجازه صحبت کردن را ندهید. به این ترتیب دانشآموزان در فهم و درک مطلبی که می‌خوانند بیشتر تأمل می‌کنند و دانشآموزان ضعیف هم نگران اظهارنظر سریع دانشآموزان قوی نمی‌شوند.

پیشنهاد می‌شود از قبل یک فهرست ارزش‌یابی (مشا به نمونه‌ی زیر) برای دانشآموزان درباره‌ی این فعالیت تنظیم کنید و یک یا دو گروه معین را ارزیابی کنید.

نظريات مختلف را بنويسيد و از دانشآموزاني که علاقه‌اي به شركت در فعاليت ندارند، نظر بخواهيد. بدبيهي است اگر فرصت امتحان کردن اين نظرات را فراهم آوريد، دانشآموزان خودشان روش‌هایي را که ذكر کرده بودند در عمل امتحان می‌کنند که بدین ترتیب، يادگیری آن‌ها نيز پايدار می‌شود؛ مثلاً وقتی در عمل سيم‌ها را از هم جدا می‌کنند يا اتصال آن‌ها به باطري را قطع می‌کنند، در عمل به اين نتيجه می‌رسند که چگونه يك مدار قطع يا وصل می‌شود.

اين فرصت را با فراهم آوردن امكان انجام فعاليت اين صفحه از كتاب، ايجاد کنيد و از آن‌ها بخواهيد مداري مطابق با شكل كتاب بینندن.

مشاهدات (انتظارات معلم) در فعالیت خواندن متن		دانشآموز :
نام دانشآموز	بارم	
		- مفهوم مدار الکتریکی را فهمیده است و می‌تواند آن را بیان کند.
		- برای قطع مدار، روش‌هایي نسبتاً منطقی پیشنهاد می‌کند (پیش‌بینی)

مشاهدات (انتظارات معلم) در فعالیت بستن مدار با کلید	
گروه ۱	گروه ۲
بارم	
عالی	الف) دانشآموز با همکاري گروه و با وسائلی که تهيه کرده است مدار را می‌بندد و می‌تواند آن را قطع و وصل کند.
خوب یا متوسط	ب) دانشآموز با همکاري گروه وسائل را تهيه کرده است ولي در بستن مدار متوسط يا ضعيف عمل می‌کند.
ضعیف	پ) دانشآموز در انجام فعالیت ضعیف است.

- ۱- میخ را با فلز تماس دهنده مشاهدات خود را بیان
- ۲- تماس میخ با فلز را قطع کنند و دوباره مشاهدات خود

هدایت کنید: هنگامی که دانشآموزان سعی می‌کنند مدار را مطابق شکل کتاب بینندن، به گروه‌ها سربزند و آن‌ها را هدایت کنید؛ تا:

را بیان کنند.

- ۳- این کار را به تناوب انجام دهند (تماس میخ را با فلز قطع و وصل کنند).



یک فعالیت خارج از مدرسه نیز تبدیل کنید.



فعالیت خارج از مدرسه: دانشآموزان در مورد انواع

کلیدهای مدارهای الکتریکی که در بازار موجود است اطلاعات جمع آوری کرده و در کلاس ارائه کنند. (مثلًاً کلید فشاری – دوطرفه ...)

بديهی است با توجه به ویژگی هر کلاس، معلم می تواند حدود انتظارات خود را تعریف کند؛ مثلًاً، ممکن است در یک کلاس معلم انتظار داشته باشد که دانشآموزان بتوانند برای ساخت کلید طرح دیگری ارائه دهند اما در کلاس دیگر، این انتظار را نداشته باشد.

پرسید: مشابه این کار را به طور عملی، در کجا دیده اید؟ (خواهند گفت : در خانه یا مدرسه هنگام روشن و خاموش کردن لامپ)



آموزش دهید: «قطعه‌ی فلز و میخ در این مدار که موجب روشن و خاموش شدن لامپ می‌شود، یک کلید برای مدار است. نقش کلید قطع و وصل کردن جریان الکتریسیته است.» حال به گروه‌ها سرزنشید و آن‌ها را تشویق کنید تا راه‌های دیگری برای ساختن کلید پیشنهاد کنند. می‌توانید این کار را به

یادداشت معلم

مدار متوازن و مدار موازی

آزمایش کنید

وسایل مورد نیاز اشیاء ریختهان، باتری، یک مداد، چسب و سیم.

۱ یک مدار متعارف شکل عالقده و یک مدار متعارف شکل قابله باشند.
در مدار «الف» دو لامپ به صورت متوازی در مدار آباید دو لامپ به صورت موازی بسته شوند.

۲ یعنی باید تاکہ اگر در مدار شکل «الف» سیم بکسر از لامپها گذارد، آن لامپ بروز و نشوند.
اگر این تلاطف در مدار شکل عادی بوده بجهت عدم تراویح
۳ «الایک» لامپ، را از مدار شکل «الف» بودارید. چه تلاطفی می‌نماید؟ حالا یک لامپ از مدار شکل عادی
بردازید. چه تلاطفی می‌نماید؟
۴ همین آزمایش را با سه عدد لامپ انجام دهید. مدخل ۱ (۱) را کسر کنید و مشاهدات خود را بنویسید.

۲۳

راهنمای تدریس

شروع کنید: ابتدا به گروه‌ها فرصت دهید تا مراحل انجام آزمایش این صفحه را بخوانند و در مورد انجام آن به توافق برسند.
از دانشآموzan بخواهید قبل از انجام آزمایش مراحل ۲ و ۳ را با ذکر دلیل پاسخ دهند و در دفتر علوم خود بنویسند. از چند گروه بخواهید پاسخ‌های خود را بخوانند. شما نیز پاسخ‌ها را بشنوید ولی در مورد آن‌ها اظهار نظر نکنید. حال از گروه‌ها بخواهید با انجام آزمایش، در مورد درستی پاسخ خود تحقیق کنند. توصیه می‌شود خودتان نیز پاسخ‌ها را آزمایش کنید تا انتظاراتتان از دانشآموzan مشخص شود. (به طور کلی، هرگاه مدار یک لامپ بسته باشد، آن لامپ روشن می‌ماند) مثلاً، در مدار شکل «الف» (متوازن) اگر سیم یکی از لامپ‌ها را جدا کنیم لامپ‌ها هر دو خاموش می‌شوند؛ چون مدار قطع می‌شود و

هدف از این صفحه‌ی درس: دانشآموzan با مدارهای موازی و متوازن آشنا شوند و مهارت پیش‌بینی کردن در آن‌ها پرورش یابد.



مواد و وسایل لازم

آن، باتری، چسب، سیم‌های اتصال (رابط) و دفتر علوم.

هدایت کنید: از دانشآموزان بخواهید مداری مثل مدار «الف» بینندن، شکل آن را در دفتر علوم خود رسم کنند و نتیجه‌ای را که از این آزمایش گرفته‌اند بنویسند. (در این مدار، اگر یک لامپ را از مدار برداریم، لامپ‌های دیگر خاموش می‌شوند.) این کار را در مورد مدار «ب» نیز تکرار کنند و نتیجه را بنویسند. (در این مدار وقتی یک لامپ را از مدار برمی‌داریم، لامپ‌های دیگر روشن می‌مانند).

آموزش دهید: مداری که مثل شکل «الف» بسته شود، یک مدار متواالی (پشت‌سرهم) است. مداری که مثل شکل «ب» بسته شود، یک مدار موازی است.

فعالیت پیشنهادی: از دانشآموزان بخواهید در گروه خود تعیین کنند که در سیم کشی مدرسه، چه مدارهایی سری و چه مدارهایی موازی بسته شده‌اند؟ با ذکر دلیل. (مثالاً، سیم کشی یک کلاس ممکن است سری باشد؛ چون اگر چند لامپ باشد، با یک کلید همه‌ی آن‌ها قطع یا وصل می‌شوند.) همچنان ممکن است دانشآموزان به سیم کشی لامپ‌ها در زمان جشن‌ها دقت کنند که آیا سری است یا موازی و به این ترتیب مهارت مشاهده و حل مسئله را در آن‌ها پرورش دهید.

الکتریسیته نمی‌تواند از لامپ‌ها عبور کند.

در مدار شکل «ب» (مدار موازی)، اگر سیم یکی از لامپ‌ها را جدا کنیم، لامپ دوم روشن باقی می‌ماند؛ چون مدار آن لامپ بسته است.

در مرحله‌ی سوم، اگر یکی از لامپ‌ها از مدار شکل «الف» برداشته شود، لامپ دیگر خاموش می‌شود؛ چون با این کار مدار قطع می‌شود.

اگر در مدار شکل «ب» یک لامپ برداشته شود، لامپ دوم هم‌چنان روشن می‌ماند؛ چون مدارها مستقل از یک‌دیگر هستند.

مشاهده کنید: هنگام انجام فعالیت گروه‌ها را تحت نظر داشته باشید به گفت‌وگویی بین اعضای گروه‌ها توجه کنید و ببینید که: آیا قبل از پاسخ‌دادن به پرسش‌ها با یک‌دیگر مشورت می‌کنند؟ – در نحوه‌ی انجام آزمایش‌ها تفاهم دارند؟ به نظریات یک‌دیگر توجه می‌کنند؟

– وسائل مورد نیاز آزمایش را فراهم کرده‌اند؟

– درست مدار مهارت دارند؟

– در ثبت مشاهدات خود دقت می‌کنند؟

– به درستی نتیجه‌گیری می‌کنند؟

– ضوابط کار گروهی را رعایت می‌کنند؟

در بعضی موارد، فهرست انتظاراتتان از دانشآموزان در انجام یک فعالیت را به تعداد گروه‌ها تکثیر کنید. موارد را برای دانشآموزان توضیح دهید و از آن‌ها بخواهید در هر گروه، خود را ارزیابی کنند. برای این‌که در این کار دقیق باشند به آن‌ها بگویید که ارزیابی خودتان از آن‌ها را با ارزیابی آن‌ها از خودشان مقایسه خواهید کرد تا ببینند چه اندازه هم خوانی دارند؟ شاید لازم باشد نتیجه‌ی ارزیابی خودتان از یک یا دو گروه و دلایل نمره‌ای که به آن‌ها داده‌اید را برای دانشآموزان آن گروه توضیح دهید.

یه هم بستن باتری ها

ازدایی کنید

۱) رکومند

وسایل مورد نیاز: یک، لامپ، دو باتری و مداد رنگی سبز.

۲) بازی ها و لامپ، یک، مدار آنالوگیکی، سبان.

۳) این تحقیق کند که بازی ها را چگونه باری به خوبی کرد؟ لامپ روشنی بسته باشد.

۴) تحقیق کند که باتری ها را چگونه در اسپل بازی ها و رانی افزایش دهند.

۶۳

راهنمای تدریس

شروع کنید: از گروهها بخواهید با استفاده حداقل از دو باتری یا پیش‌تر، مداری بینندن و یک لامپ را روشن کنند. همچنین تحقیق کنند که چگونه باید باتری‌ها را به هم اتصال دهند تا لامپ روشنایی بیش‌تری داشته باشد. آن‌چه را که مشاهده می‌کنند در دفتر علوم خود بنویسند و شکل مدار را نیز بکشند.


دانش آموزان نتیجه‌گیری می‌کنند: دانش آموزان با انجام آزمایش و دقت در مشاهدات خود به این نتیجه می‌رسند که وقتی باتری‌ها به طوری متوالی بسته می‌شوند (مطابق شکل ۲)، مدار انرژی الکتریکی بیش‌تری می‌گیرد و لامپ روشن‌تر می‌شود. (می‌توانند توجه دانش آموزان به علامات (+) یا (-) روی باتری‌ها

هدف از این صفحه‌ی درس: دانش آموزان با به کار بردن چند باتری در مدار و مقایسه‌ی روشنایی لامپ‌ها به شیوه‌ی بستن باتری‌ها برای تولید روشنایی بیش‌تر در لامپ بی ببرند.




مواد و وسایل لازم: لامپ، سیم‌های اتصال (رابط)، حداقل دو باتری و دفتر علوم.

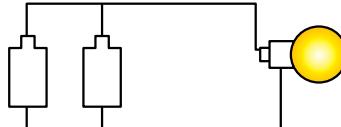را به صورت‌های مختلف به یک دیگر متصل کنند؛ مانند شکل‌های زیر:




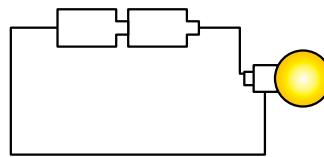(۱)


جلب کنید و از آن‌ها بخواهید در موقع بستن باتری‌ها به چگونگی قرار گرفتن علامات باتری‌های متواالی توجه کنند؛ یعنی به توالی «-، +» توجه کنند. داشن آموزان ممکن است باتری‌ها



(۲)

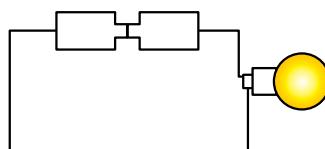

(۳)

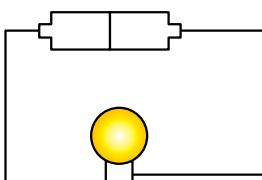


(۴)

بین نتیجه‌گیری درست و درست نتیجه‌گیری کردن، فاصله‌ی زیادی است. شیوه‌ی جدید آموزش علوم بر درست نتیجه‌گیری کردن تأکید دارد.

نحوه‌ی برخورد شما در رد یا قبول پاسخی که داشن آموز می‌دهد، شیوه‌ی کار شما را به او یاد می‌دهد؛ این‌که، آیا پاسخش باید مستدل باشد؟ آیا پاسخ صحیح کافی است؟ آیا پاسخ باید حاکی از مشاهده‌های دقیق باشد؟

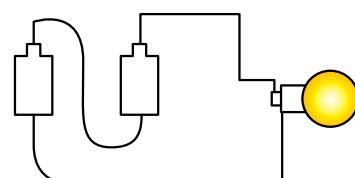بدیهی است در بعضی از حالت‌ها لامپ روشن می‌شود. (مانند حالت‌های ۱ و ۲) ولی در بعضی حالت‌ها روشن نمی‌شود (مانند حالت‌های ۳ و ۴). از داشن آموزان بخواهید دقت کنند که اوّل‌اً در چه حالت‌هایی لامپ روشن می‌شود؟ (در حالت‌هایی که یک قطب مثبت و یک قطب منفی باتری به دو سر لامپ وصل باشد). در چه حالتی روشنایی لامپ بیشتر است؟ (در حالتی که دو باتری متواالی مثل شکل ۲ یا شکل ۵ به هم وصل شوند).



(۵)



مشاهده کنید: هنگام انجام این فعالیت، گروه‌ها را مشاهده کرده و به گفت‌وگویی بین اعضای هر گروه توجه کنید. آیا داشن آموزان در کاربرد ابزار، بستن باتری‌ها و بستن مدار مهارت دارند؟ آیا روش‌های مختلف را آزمایش می‌کنند؟ آیا همه‌ی افراد گروه در این فعالیت درگیر هستند؟ آیا مشاهدات خود را یادداشت می‌کنند؟ آیا به درستی و مستدل نتیجه‌گیری می‌کنند؟

فعالیت خارج از مدرسه: از داشن آموزان بخواهید در مورد چگونه بستن باتری‌ها در اسباب‌بازی‌ها، رادیو و... در خارج از کلاس (در منزل) تحقیق کنند و نتیجه‌های را در دفتر علوم خود بنویسند یا وسیله‌ی را به کلاس بیاورند و عملاً آن را توضیح دهند.

لازم است هدف از فعالیت خارج از کلاس را برای دانشآموزان بیان کنید. به دانشآموزان یادآوری کنید که از آنان انتظار دارید بتوانند در مورد نقش باتری‌ها در اسباب‌بازی‌ها و این که چگونه بسته شده‌اند برای کلاس توضیح دهند و وسیله را نشان دهند.

حدود انتظارات خودتان از والدین را، در کمک به فرزندانشان در انجام فعالیت‌های خارج از مدرسه، برای آنان روشن کنید. وقتی والدین در مورد هدف شما نسبت به طرح این فعالیت‌ها توجیه شوند، بهتر می‌توانند با شما همسو و همکار شوند.

یادداشت معلم

جمع آوری اطلاعات

سیم کتریو برق تلقینی نسباً سریع است با استفاده از اکجوس آبوده است.

 فکر کنید

- ۱) اگر الکتریسیته نباشد، چه میکنیم؟ پس من آمده ام!
- ۲) اگر استفاده از الکتریسیته بده نکاتی را بخواه و باید من کنم!

جمع آوری اطلاعات



- ۱) مثل این کلاب برق انتشار نماید. بدین طوری اینکه درست از این مدل میگذرد و میتوانیم از وسائل مختار اسنادهای من کنم. در مورد این وسائل، اینکه از جمیعتی کند و آنها را بروزتر کنیم. این وسائل از جمیعتی مفایضه کند.
- ۲) تو را بمن مختصر کلاب برق چه من داشتم؟ در مورد تو اینکه از جمیعتی کند و در کلاس افزایش دهد.

۶۵

راهنمای تدریس

شروع کنید: لامپ کلاس را روشن (یا خاموش) کنید و از بچه‌ها بپرسید :

فکر می‌کنید با این کار لامپ کلاس‌های مجاور نیز روشن (یا خاموش) شدند؟ به چه دلیل؟ پس از شنیدن حدس دانش‌آموزان، اجازه دهد آنان در عمل، صحّت پاسخ خود را امتحان کنند. می‌توانید این کار را به کتابخانه، نمازخانه و سالن مدرسه گسترش دهید تا دانش‌آموزان در عمل بیینند که مدار در چه جاهایی متواالی و در چه جاهایی موازی است.

سپس برای آنان فعالیت‌های «جمع آوری اطلاعات» این صفحه را توضیح دهید و آن را به عنوان تکلیف خارج از مدرسه تعیین کنید و حدود انتظارات خود را با کمک دانش‌آموزان تنظیم کنید. به یک نمونه توجه کنید :

هدف از این صفحه درس: پرورش مهارت کاربرد آموخته‌ها و جمع آوری اطلاعات از طریق انجام فعالیت‌های عملی است. هم‌چنین، دانش‌آموزان به اهمیت نکات ایمنی در کار با وسائل الکتریکی آشنا شوند.



آمادگی از قبل: همانگی با کلاس مجاور در مورد انجام فعالیت این جلسه.

انتظارات معلم از دانشآموزان در فعالیت خارج از مدرسه

دانشآموز:

- ۱- می‌داند چه کاری باید انجام دهد.
- ۲- از منابع (افراد مطلع و کتاب‌ها) استفاده می‌کند.
- ۳- توضیحات او متکی به دلیل است.

گروه ۲	گروه ۱

دهند. برای رعایت نکات اینمی هنگام استفاده از الکتریسیته می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- ۱- هنگام استفاده از وسایل برقی یا زدن کلیدها باید دست‌ها خشک باشد.
 - ۲- از داخل کردن اشیای نوک تیز در داخل پریزها جداً پرهیز کنید.
 - ۳- اگر قسمتی از سیم وسایل الکتریکی فرسوده یا لخت است قبل از این‌که از آن وسیله استفاده کنیم، سیم را تعویض کنیم.
- و ... —



فعالیت خارج از مدرسه:

- ۱- از هر گروه بخواهید در مورد رعایت نکات اینمی هنگام استفاده از الکتریسیته پیامی انتخاب کند، آن را روی یک مقوا بکشد، سپس پیام هشداردهنده‌ی مربوطه را زیر آن بنویسد و در جای مناسب نصب کند. (تلفیق با هنر)

از دانشآموزان بخواهید در مورد سیم‌کشی منزل از بزرگ‌ترهای خود با افراد مطلع سؤال کرده و گزارشی تهیه کنند. دانشآموزان می‌توانند فعالیت «فکر کنید» را در کلاس یا خارج از مدرسه پاسخ دهند. آن‌ها می‌توانند مشکلاتی را که در اثر نبودن الکتریسیته به وجود می‌آید، به صورت یک داستان و با رسم نقاشی‌های مناسب بیان کنند. سپس آن را در کلاس ارائه کنند یا در محلی مناسب یا مخصوص نصب کنند تا همه‌ی دانشآموزان بتوانند آن را بخوانند.



کودکان از راه نقاشی کردن، رنگ کردن و مدل سازی به بیان مشاهدات خود می‌پردازند، به افکار خود نظم می‌دهند و آن‌ها را وسیله‌ای برای نشان دادن خلاقیت خود قرار می‌دهند.

موضوع «رعایت نکات اینمی هنگام استفاده از الکتریسیته» را در کلاس به بحث عمومی بگذارید و با کمک دانشآموزان بحث‌ها را جمع‌بندی کنید و اجازه دهید تا بیش‌تر بچه‌ها نظر



سیم‌های فرسوده را تعویض کنیم



دانشآموزان غالب، گزارش‌هایشان را ناقص می‌نویسند و توضیحاتشان دقت لازم را ندارد. معلم چگونه می‌تواند این نواقص را تصحیح کند؟ به طور خیلی مختصر، جواب این است که هر چیزی را نباید تصحیح کرد؛ اصلاح اشتباهات وظیفه‌ی دانشآموز است نه معلم.

۲- داش آموزان فعالیت «جمع‌آوری اطلاعات» پایین صفحه را که درباره‌ی ادیسون و اختراع لامپ است، در خارج از مدرسه انجام دهند و با ذکر منابعی که استفاده کرده‌اند به کلاس ارائه کنند.

شرح زندگی ادیسون برای بچه‌ها جالب خواهد بود. در صورت امکان، از یک یا دو گروه بخواهید در مورد ادیسون و اختراعات وی بیشتر تحقیق کنند و یک گزارش یکی، دو صفحه‌ای بنویسند و در کلاس ارائه کنند.

یادداشت معلم