

## « فصل اول »

### مدارهای الکتریکی جریان مستقیم ( مطابق فصل اول کتاب مدارهای الکتریکی )

#### هدف کلی :

تحلیل مدارهای الکتریکی چند حلقه‌ای با روش‌های مختلف با استفاده از نرم‌افزار مولتی‌سیم

#### هدف‌های رفتاری:

در پایان این آزمایش که با استفاده از نرم‌افزار مولتی‌سیم اجرا می‌شود از فراگیرنده انتظار می‌رود که :

- ۱- مدارهای الکتریکی جریان مستقیم را با روش جریان حلقه آزمایش کند .
- ۲- مدارهای جریان مستقیم را با روش پتانسیل‌گره آزمایش کند.
- ۳- مدارهای جریان مستقیم را با روش جمع آثار آزمایش کند.
- ۴- منابع جریان و ولتاژ را با استفاده از نرم‌افزار مولتی‌سیم به یک‌دیگر تبدیل کند.
- ۵- مدار معادل تونن و نورتن را به دست آورد.
- ۶- شرایط انتقال ماکزیمم توان، جریان و ولتاژ را به بار آزمایش کند.

۹۹

۳-۱-۱ مقدار جریان‌های عبوری از مقاومت‌های  $R_1$ ،  $R_2$  و  $R_3$  را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$I_{R_1} = \dots\dots\dots \text{mA} \quad I_{R_2} = \dots\dots\dots \text{mA} \quad I_{R_3} = \dots\dots\dots \text{mA}$$

**سؤال ۱:** آیا با توجه به مقادیر اندازه‌گیری شده رابطه‌ی زیر برقرار است؟ توضیح دهید.

$$I_{R_3} = I_{R_1} - I_{R_2} \dots\dots\dots = \dots\dots\dots - \dots\dots\dots$$




#### ۱-۱-۱ آزمایش ۱: تحلیل عملی مدارهای چند حلقه‌ای با روش جریان حلقه

۱-۱-۱ یکی از روش‌های حل مدارهای چند حلقه‌ای، استفاده از روش جریان حلقه است. در این قسمت با استفاده از نرم‌افزار مولتی‌سیم به آزمایش‌های عملی جهت تحلیل این نوع مدارها می‌پردازیم.

۱-۱-۲ مدار شکل ۱-۱ را در فضای نرم‌افزاری مولتی‌سیم

ببندید.

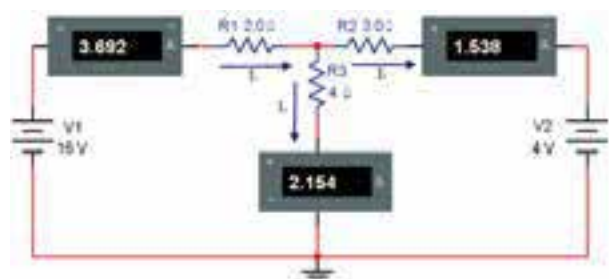

شکل ۱-۱ مدار دو حلقه‌ای DC

**سؤال ۲:** آیا مقادیر  $I_{R_1}$  با  $I_{R_2}$  و  $I_1$  با  $I_{R_2}$  تقریباً برابر است؟ توضیح دهید.




---



---



---



---

**سؤال ۳:** در صورتی که مقادیر با هم تفاوت دارند، علت را شرح دهید.




---



---



---



---

**سؤال ۴:** به چه دلیل مقدار  $I_{R_2}$  منفی به دست آمده است؟ توضیح دهید.




---



---



---



---

**۱-۱-۷** آیا جهت جریان‌های داده شده در شکل ۱-۱ با ۱-۲ مشابه است؟ چگونه آن‌ها را اصلاح می‌کنیم؟ شرح دهید.





---



---

**۱-۱-۴** فرض کنید مقادیر  $I_{R_1}$ ,  $I_{R_2}$ ,  $I_{R_3}$  مجهول است. با استفاده از قوانین کیرشهف و آن چه که در ارتباط با جریان حلقه خوانده‌اید طبق شکل ۱-۲ با توجه به جهت‌های انتخاب شده، معادلات حلقه را برای جریان‌های  $I_1$  و  $I_2$  بنویسید.

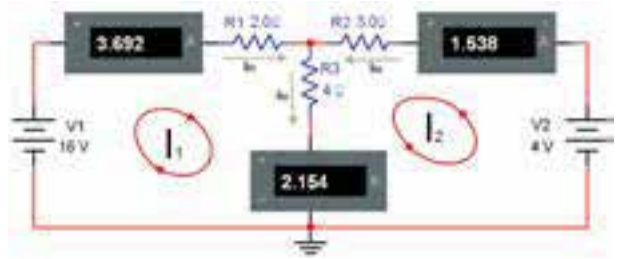

شکل ۱-۲ نوشتن معادله‌ی حلقه

معادله‌ی حلقه‌ی ۱: .....

معادله‌ی حلقه‌ی ۲: .....

**۱-۱-۵** با استفاده از دو معادله‌ی به دست آمده برای  $I_1$  و  $I_2$  مقادیر  $I_1$  و  $I_2$  را محاسبه کنید.

**حل دو معادله دو مجهول**




$$I_1 = \dots\dots\dots \text{mA} \quad I_2 = \dots\dots\dots \text{mA}$$

**۱-۱-۶** مقادیر  $I_{R_1}$ ,  $I_{R_2}$ ,  $I_{R_3}$  را در جدول ۱-۱ بنویسید.

جدول ۱-۱

مقادیر اندازه‌گیری شده با نرم‌افزار		مقادیر محاسبه شده با روش حلقه	
$I_{R_1}$	$I_{R_2}$	$I_1$	$I_2$

۱-۱-۱۰ مدار شکل ۱-۴ را ببندید.

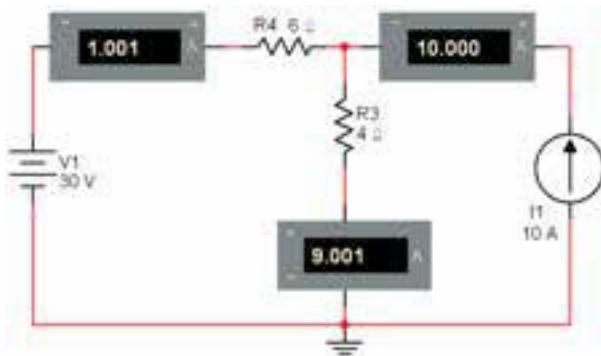

شکل ۱-۴ مدار با منبع جریان


۱۰۱

۱-۱-۱۱ برای پیدا کردن منبع جریان از مسیر نشان داده شده در شکل ۱-۵ استفاده کنید.



شکل ۱-۵ مسیر پیدا کردن منبع جریان

۱-۱-۱۲ معادله‌ی KVL را برای حلقه‌های یک و دو مطابق شکل ۱-۶ بنویسید.

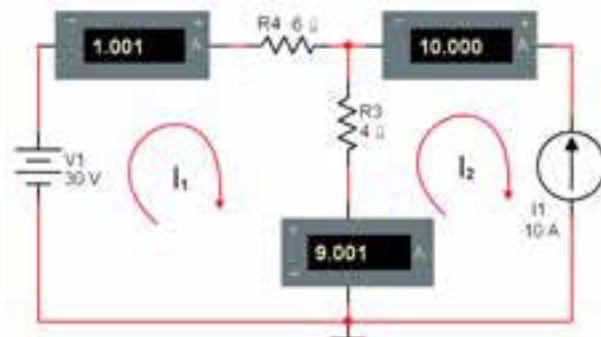

شکل ۱-۶ تعیین جهت جریان حلقه‌ها

نکته :

در این مدارها باید به مقدار توان مجاز مقاومت‌ها توجه کنید. برای مثال توان مجاز مقاومت ۴ اهمی باید حداقل ۳۲۴ وات باشد.

۱-۱-۸ با استفاده از رابطه‌ی  $P = RI^2$  مقادیر توان تلف

شده در هر مقاومت را محاسبه کنید.


$$P_{R1} = R_1 I_1^2 \dots \dots \text{mW}$$

$$P_{R2} = R_2 I_2^2 \dots \dots \text{mW}$$

$$P_{R3} = R_3 I_3^2 \dots \dots \text{mW}$$

۱-۱-۹ طبق شکل ۱-۳ در هر مرحله، وات متر را در مدار

قرار دهید و توان هر مقاومت را اندازه بگیرید و یادداشت کنید. برای هر مرحله اندازه گیری، ولت متر مربوط به وات متر در دو سر مقاومت قرار گیرد و آمپر متر با مقاومت سری می‌شود.

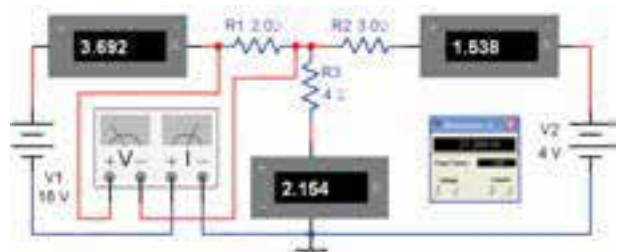

شکل ۱-۳ اندازه‌گیری توان مصرف شده در مقاومت

$$P_{R1} = \dots \dots \text{mW}$$

$$P_{R2} = \dots \dots \text{mW}$$

$$P_{R3} = \dots \dots \text{mW}$$

سؤال ۵: آیا مقادیر توان اندازه‌گیری شده با مقادیر توان محاسبه شده برابر است؟ توضیح دهید.




---



---



---



---



---



---



---



---




---



---

تحلیل عملی پتانسیل گره در فضای نرم افزاری می پردازیم.

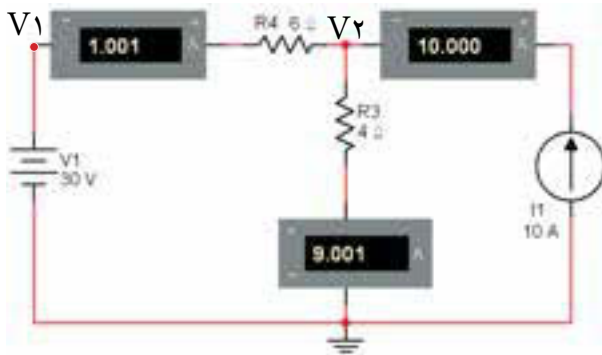

شکل ۱-۷ تحلیل عملی مدار با روش پتانسیل گره

۱-۲-۲ در دو گره  $V_1$  و  $V_2$  معادلات KCL را بنویسید.

معادله ی گره ۱: .....

معادله ی گره ۲: .....

۱-۲-۳ با استفاده از دو معادله ی گره ی ولتاژ مقادیر  $V_1$  و  $V_2$  را محاسبه کنید.

$$V_1 = \dots\dots\dots V \quad V_2 = \dots\dots\dots V$$

۱-۲-۴ از منوی ابزار پروب اندازه گیری سیار را طبق شکل ۱-۸ پروب اندازه گیری (Measurement Probe) را انتخاب کنید.



شکل ۱-۸ انتخاب پروب اندازه گیری سیار

معادله ی حلقه ی ۱: .....

معادله ی حلقه ی ۲: .....

۱-۱-۱۳ مقادیر  $I_1$  و  $I_2$  را محاسبه کنید.

$$I_1 = \dots\dots\dots \text{mA} \quad I_2 = \dots\dots\dots \text{mA}$$

۱-۱-۱۴ کلید مربوط به روشن کردن مدار را در نرم افزار فعال کنید و مقادیر  $I_1$  و  $I_2$  را اندازه بگیرید و یادداشت نمایید.

$$I_1 = \dots\dots\dots \text{mA} \quad I_2 = \dots\dots\dots \text{mA}$$

۱-۱-۱۵ مقادیر  $I_1$  و  $I_2$  را که در دو مرحله اندازه گیری و محاسبه به دست آورده اید با هم مقایسه کنید. آیا نتایج با هم انطباق دارد؟ توضیح دهید.



**سؤال ۶:** به چه دلیل مقادیر محاسبه شده و اندازه گیری شده توسط نرم افزار کمی با هم تفاوت دارند؟ شرح دهید.




**تمرین ۱:** یک مدار سه حلقه ای را انتخاب کنید و مراحل ذکر شده برای مدارهای دو حلقه ای را روی آن اجرا کنید.

**۱-۲ آزمایش ۲: تحلیل مدارهای چند حلقه ای با روش پتانسیل گره**

۱-۲-۱ یکی دیگر از روش های حل مدارهای چند حلقه ای استفاده از روش پتانسیل گره است. در این قسمت به

۱-۲-۸ مقادیر ولتاژهای  $V_1$  و  $V_2$  که در مرحله‌ی محاسبه و اندازه‌گیری به دست آورده‌اید را با هم مقایسه کنید. آیا مقادیر با هم تقریباً برابر است؟ توضیح دهید.




---



---



---



---




---

۱۰۳

**تمرین ۲:** جریان منبع جریان را به ۲۰ آمپر و ولتاژ منبع ولتاژ را به ۱۰ ولت تغییر دهید و مراحل آزمایش را تکرار کنید.

**سؤال ۷:** در صورتی که توان مجاز مقاومت  $R_3$  در شکل ۱-۹، وات انتخاب شود، چه اشکالی پیش می‌آید؟ تجربه کنید و در باره‌ی نتایج به دست آمده توضیح دهید.




---



---



---



---



---



---



---



---




---



---

۱-۲-۵ پروب سیار را روی گره‌های  $V_1$  و  $V_2$  انتقال دهید تا منوی آن مطابق شکل ۱-۹ باز شود.

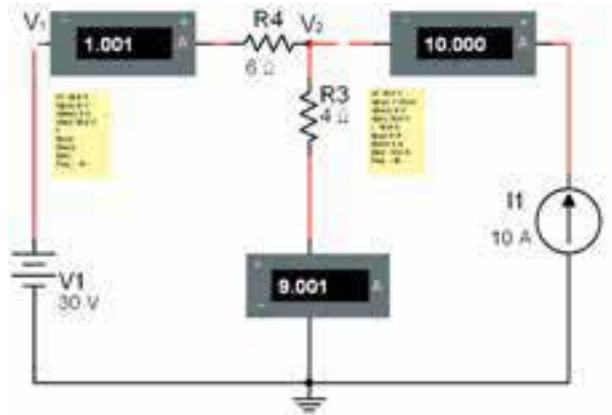


شکل ۱-۹ باز شدن منوی مربوط به گره‌های  $V_1$  و  $V_2$

۱-۲-۶ مدار شکل ۱-۹ را روشن کنید و مقادیر ولتاژهای مربوط به گره‌های  $V_1$  و  $V_2$  را اندازه بگیرید.

$$V_1 = \dots\dots\dots V \quad V_2 = \dots\dots\dots V$$


۱-۲-۷ در شکل ۱-۱۰ مقادیر ولتاژ را در گره‌های مورد نظر مشاهده می‌کنید.

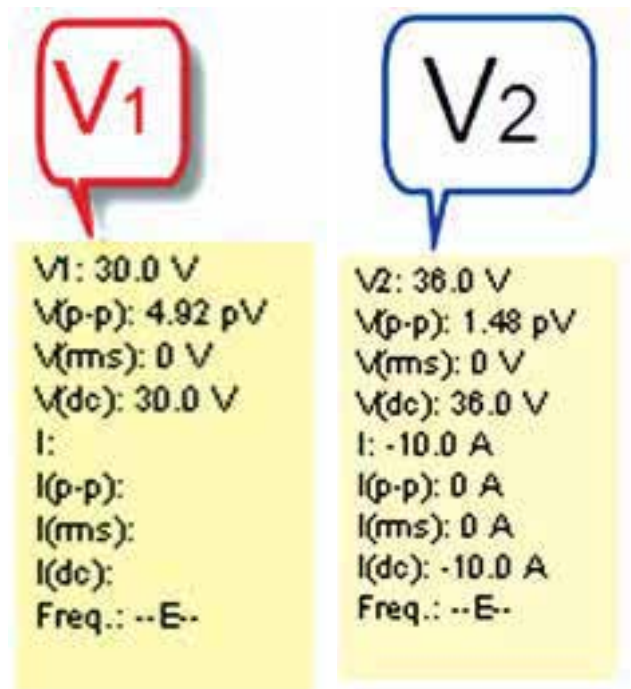

شکل ۱-۱۰ مقادیر ولتاژ در گره‌های  $V_1$  و  $V_2$

مسیر آن را از مدار نیز قطع کنیم. برای مثال اگر بخواهیم اثر منبع  $V_1$  را از بین ببریم، کلید  $J_3$  را قطع و کلید  $J_1$  را اتصال کوتاه می‌کنیم.

۱-۳-۴ مطابق شکل ۱-۱۲ اثر منبع  $V_1$  را با بستن کلید  $J_1$  و باز کردن کلید  $J_3$  از بین ببرید.

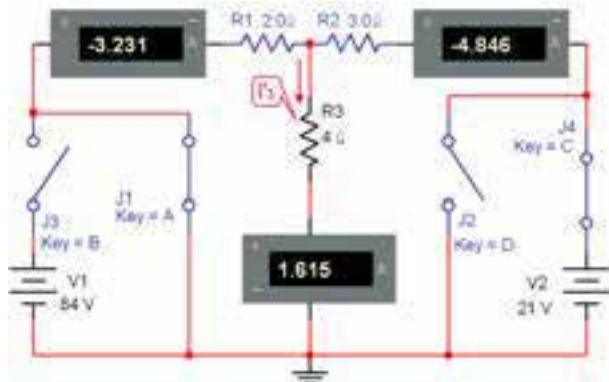


شکل ۱-۱۲ از بین بردن اثر منبع ولتاژ  $V_1$

در مدار شکل ۱-۱۲ جریان عبوری از  $R_3$  را  $I'_3$  به نامید و مقدار آن را اندازه‌گیری کنید.

$$I'_3 = \dots\dots\dots \text{mA}$$

۱-۳-۵ طبق شکل ۱-۱۳ با بستن کلید  $J_2$  و باز کردن کلید  $J_4$  اثر منبع ولتاژ  $V_2$  و ولتی ( $V_2$ ) را از بین ببرید و جریان عبوری از  $R_3$  را در این حالت  $I''_3$  بنامید و مقدار آن را اندازه بگیرید.

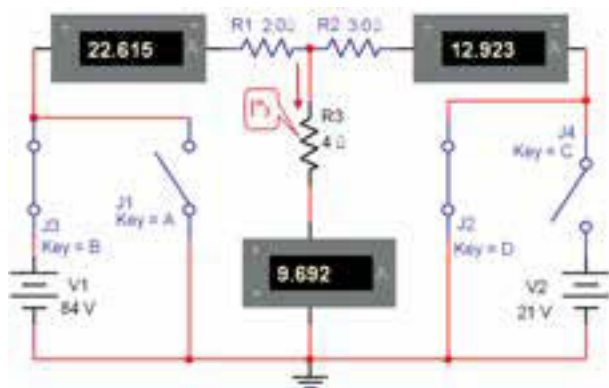


شکل ۱-۱۳ از بین بردن اثر منبع ولتاژ  $V_2$  و اندازه‌گیری  $I''_3$

### ۱-۳-۳ آزمایش ۳: تحلیل عملی مدارهای چندحلقه‌ای به کمک جمع آثار

۱-۳-۱ یکی دیگر از روش‌های حل مدارهای چند حلقه‌ای روش جمع آثار است. در این روش طی مراحل مختلف اثر منابع را از بین می‌بریم و فقط اثر یک منبع را در نظر می‌گیریم. در نهایت آثار حاصل از هر یک از منابع را با هم جمع می‌کنیم. در این قسمت به تحلیل عملی جمع آثار در فضای نرم‌افزاری می‌پردازیم. یادآور می‌شود که برای از بین بردن اثر منابع ولتاژ، آن‌ها را اتصال کوتاه و برای از بین بردن اثر منابع جریان آن‌ها را اتصال باز در نظر می‌گیریم.

۱-۳-۲ مدار شکل ۱-۱۱ را روی میز کار نرم‌افزار

مولتی‌سیم ببندید.

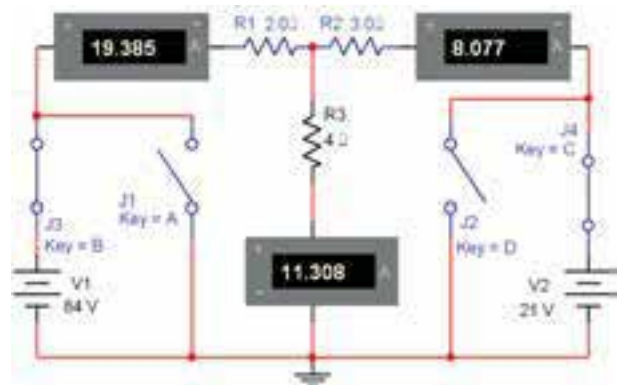


شکل ۱-۱۱ اجرای نرم‌افزاری مدار دو حلقه‌ای جهت بررسی جمع آثار

۱-۳-۳ همان‌طور که در شکل ۱-۱۱ مشاهده می‌شود در مسیر منابع ولتاژ  $V_1$  و  $V_2$  دو کلید  $J_3$  و  $J_4$  قرار دارد که با قطع کردن آن‌ها، مسیر اعمال ولتاژ به مدار قطع می‌شود. هم‌چنین در دو سر این دو منبع دو کلید  $J_1$  و  $J_2$  قرار دارد، که می‌تواند منبع را اتصال کوتاه کند. از آن‌جا که عملاً در مدار واقعی نباید منبع ولتاژ را اتصال کوتاه کنیم، در نرم‌افزار نیز این عمل قابل اجرا نیست. بدین سبب برای هر منبع دو کلید در نظر گرفته‌ایم که در شرایطی که می‌خواهیم منبع ولتاژ را اتصال کوتاه کنیم و اثر آن را از بین ببریم. توسط کلید دیگر



**تمرین ۳:** مدار شکل ۱-۱۴ را ببندید و جریان عبوری از مقاومت ۴ اهم را با استفاده از روش جمع آثار به دست آورید.

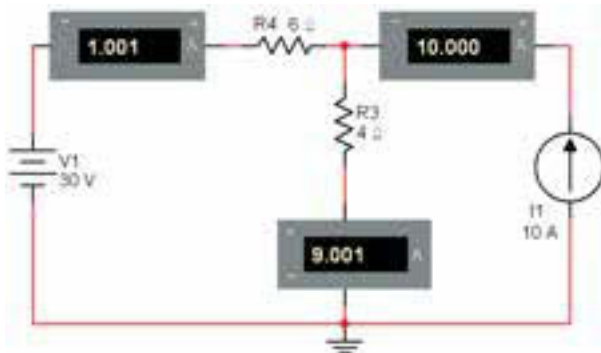

شکل ۱-۱۴ مدار تمرین ۳

### ۱-۴ آزمایش ۴: تبدیل منابع ولتاژ و جریان به یکدیگر

۱-۴-۱ در بسیاری از موارد برای ساده کردن یک شبکه‌ی ساده می‌توانیم منابع ولتاژ و جریان را به یکدیگر تبدیل کنیم. در این قسمت چگونگی اجرای این فرآیند را توسط نرم‌افزار مولتی‌سیم بیان خواهیم کرد.

۱-۴-۲ مدار شکل ۱-۱۵ را روی میز آزمایشگاهی نرم‌افزار مولتی‌سیم ببندید.



شکل ۱-۱۵ منبع ولتاژ و مقاومت داخلی آن

۱-۴-۳ مقادیر ولتاژ دو سر هر مقاومت و جریان مدار را محاسبه کنید.

$$V_1 = V_S$$

$$I = \frac{V_S}{R_T} = \frac{V_S}{R_S + R_L}$$

$$V_L = IR_L = \dots\dots\dots V, \quad V_{R_S} = IR_S = \dots\dots\dots V$$

۱-۳-۶ با توجه به جهت جریان مقدار  $I_3$  را محاسبه کنید.

$$I_p = I'_p + I''_p$$

$$I_p = \dots\dots\dots + \dots\dots\dots = \dots\dots\dots \text{mA}$$

**سؤال ۸:** به چه دلیل در شکل ۱-۱۲ جریان عبوری از  $R_1$  و  $R_2$  منفی و در شکل ۱-۱۳ جریان عبوری از  $R_1$  و  $R_2$  مثبت است؟ توضیح دهید.




۱-۳-۷ مدار شکل ۱-۱۱ را دوباره فعال کنید و مقدار جریان عبوری از مقاومت  $R_p$  را اندازه بگیرید.

$$I_p = \dots\dots\dots \text{mA}$$

**سؤال ۹:** آیا مقادیر به دست آمده در مرحله‌ی ۱-۳-۶ و ۱-۳-۷ تقریباً با هم برابر است؟ توضیح دهید.




۱-۴-۶ مدار معادل به صورت شکل ۱-۱۸ در می آید.

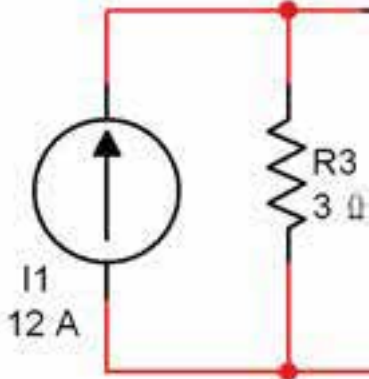


شکل ۱-۱۸ مدار معادل منبع جریان

۱-۴-۴ مقادیر ولتاژ و جریان مدار را طبق شکل ۱-۱۶ با استفاده از ولت متر و آمپر متر اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

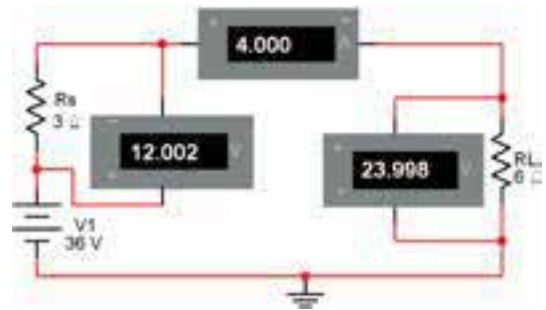

شکل ۱-۱۶ اندازه گیری مقادیر ولتاژ و جریان

۱-۴-۷ مدار شکل ۱-۱۹ را ببینید. در این مدار از منبع جریان استفاده کرده ایم.

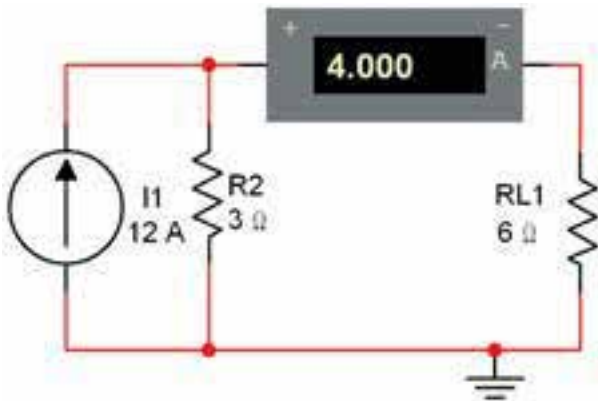

شکل ۱-۱۹ اتصال منبع جریان به مدار

$$I = \dots\dots\dots \text{mA}$$


$$V_{R_S} = \dots\dots \text{V}$$

$$V_{R_L} = \dots\dots \text{V}$$

**سؤال ۱۰:** مقادیر محاسبه شده و اندازه گیری شده را با هم مقایسه کنید. آیا تقریباً با هم برابرند؟ توضیح دهید.



۱-۴-۵ مدار معادل منبع جریان شکل ۱-۱۵ را به دست می آوریم. با توجه به شکل ۱-۱۷ می توانیم مقادیر را محاسبه کنیم.

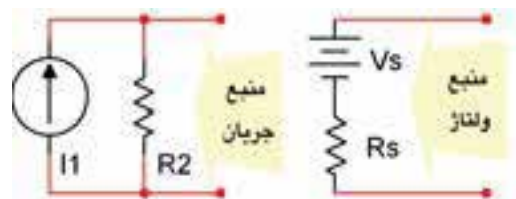

شکل ۱-۱۷ تبدیل منبع ولتاژ به منبع جریان

$$I = \frac{36}{3} = 12 \text{ A}$$

$$R_r = R_s = 3 \Omega$$

۱-۴-۸ در شکل ۱-۱۹ مقدار جریان عبوری از بار را اندازه بگیرید.

$$I_{R_L} = \dots\dots\dots \text{mA}$$


۱-۴-۹ شکل ۱-۱۶ را با شکل ۱-۱۹ مقایسه کنید. با کمی دقت متوجه می شوید که منبع جریان شکل ۱-۱۹ معادل منبع ولتاژ شکل ۱-۱۶ است. جریان های عبوری از مقاومت های بار ( $R_L, R_{L1}$ ) را با هم مقایسه کنید. آیا آنها با هم برابرند؟ توضیح دهید.





۱-۵-۲ مدار شکل ۱-۲۰ را در فضای نرم‌افزاری

ببندید.

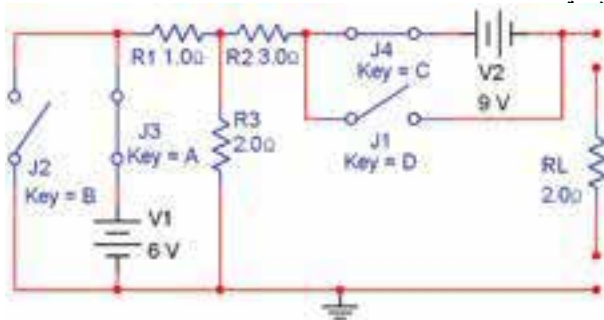


شکل ۱-۲۰ به دست آوردن مدار معادل تونن

همان‌طور که در شکل ۱-۲۰ مشاهده می‌شود برای این که بتوانیم منبع ولتاژ را اتصال کوتاه کنیم، از دو کلید استفاده کرده‌ایم. در شرایطی که کلیدهای  $J_1$  و  $J_2$  باز هستند مدار به صورت عادی کار می‌کند.

۱-۵-۳ برای به دست آوردن مدار معادل تونن باید

مقاومت معادل تونن را به دست آوریم. برای این منظور کلیه‌ی منابع ولتاژ را اتصال کوتاه می‌کنیم. در شکل ۱-۲۱ این حالت را مشاهده می‌کنید.

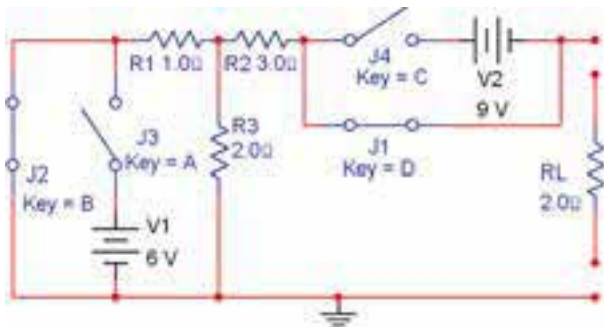

شکل ۱-۲۱ به دست آوردن مقاومت معادل تونن

همان‌طور که مشاهده می‌شود در این مدار کلیدهای  $J_2$  و  $J_3$  باز و کلیدهای  $J_1$  و  $J_4$  بسته هستند. به این ترتیب ضمن اتصال کوتاه شدن دو سر منابع ولتاژ، اثر آن نیز با کلیدهای  $J_2$  و  $J_3$  خنثی می‌شود.

۱-۵-۴ طبق شکل ۱-۲۲ مولتی‌متر را به خروجی مدار

۱-۴-۱۰ با توجه به تجربه‌ی انجام شده به آسانی می‌توانید

منابع ولتاژ را به منابع جریان تبدیل کنید و با استفاده از این روش، حل مدارهای چند حلقه‌ای را به آسانی انجام دهید.

**سؤال ۱۱:** آیا می‌توانیم منابع جریان را با هم سری کنیم، در این حالت، منبع جریان معادل چگونه به دست می‌آید؟ توضیح دهید.



**تمرین ۴:** مقادیر قطعات مدار شکل ۱-۱۶ را به صورت زیر تغییر دهید و معادل منبع ولتاژ و منبع جریان آن را با نرم‌افزار به دست آورید.

$$V_{DC} = 30V$$

$$R_S = 2\Omega$$

$$R_L = 15\Omega$$

۱-۵ آزمایش ۵: اجرای عملی مدار معادل

تونن با استفاده از نرم‌افزار مولتی‌سیم


۱-۵-۱ بر اساس قانون تونن می‌توانیم هر شبکه‌ی

پیچیده‌ی چند حلقه‌ای را تبدیل به یک منبع ولتاژ و مقاومت سری با آن کنیم. با ساده شدن مدار به آسانی می‌توانیم جریان عبوری از بارهای مختلف را به دست آوریم. در این قسمت به تحلیل عملی مدار تونن در فضای نرم‌افزاری می‌پردازیم.


۷-۵-۱ با توجه به مطالبی که در کتاب مدارهای الکتریکی آموخته‌اید ولتاژ معادل تونن را محاسبه کنید و مقدار آن را به دست آورید.

$$V_{th} = \dots\dots V$$

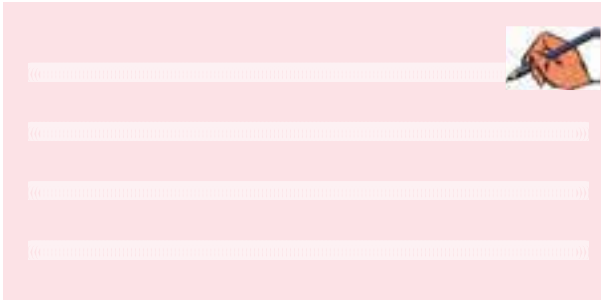**سؤال ۱۳:** آیا مقدار محاسبه شده برای ولتاژ معادل تونن با مقدار اندازه گیری شده تقریباً برابر است؟ توضیح دهید.




۸-۵-۱ مقاومت بار را طبق شکل ۲۴-۱ به خروجی وصل کنید و جریان خروجی را اندازه بگیرید.

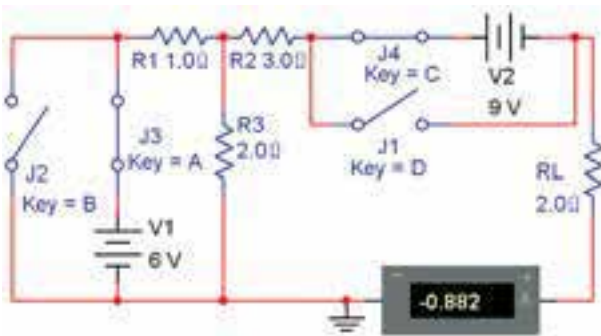

شکل ۲۴-۱ اندازه‌گیری جریان عبوری از مقاومت بار


$$I_{R_L} = \dots\dots mA$$

۹-۵-۱ طبق شکل ۲۵-۱ مدار معادل تونن را تشکیل دهید و جریان عبوری از مقاومت بار را اندازه بگیرید.

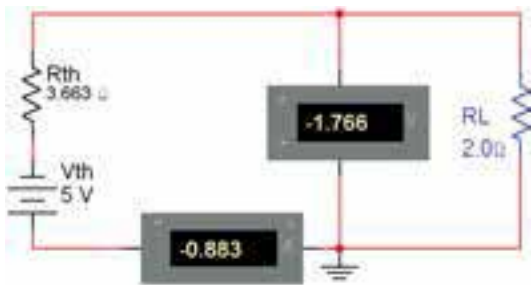

شکل ۲۵-۱ اندازه‌گیری جریان بار با استفاده از مدار معادل تونن

اتصال دهید و مقاومت معادل را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

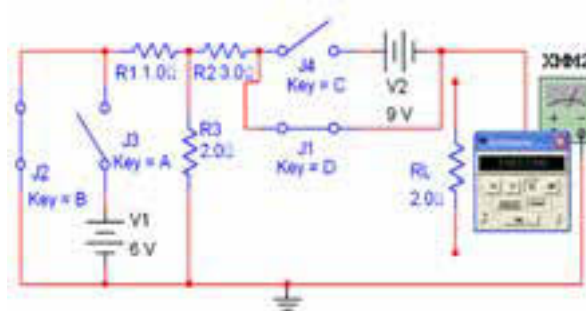


شکل ۲۲-۱ اندازه‌گیری مقاومت معادل تونن

$$R_{th} = \dots\dots\Omega$$


۵-۵-۱ مقدار مقاومت معادل تونن را محاسبه کنید و نتیجه را بنویسید.

$$R_{th} = \dots\dots\Omega$$

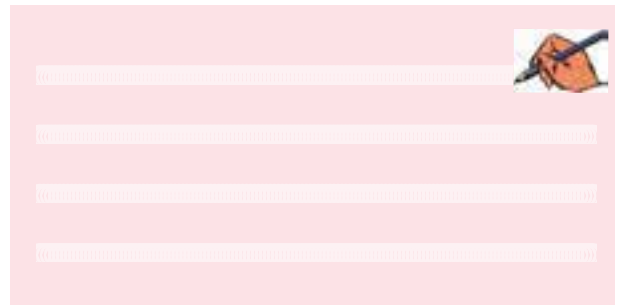**سؤال ۱۲:** آیا مقادیر اندازه گیری شده با مقادیر محاسبه شده تقریباً با هم برابر است؟ توضیح دهید.




۶-۵-۱ کلیدها را مطابق شکل ۲۰-۱ تغییر دهید و ولتاژ خروجی را طبق شکل ۲۳-۱ با مولتی متر اندازه بگیرید. این ولتاژ معادل ولتاژ تونن است.

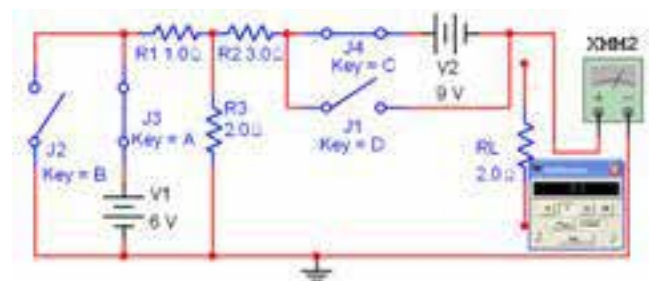

شکل ۲۳-۱ اندازه‌گیری ولتاژ معادل تونن

**سؤال ۱۶:** آیا مقادیر با هم مطابقت دارند؟ توضیح دهید.



.....

.....

.....

.....

**سؤال ۱۷:** مقدار  $V_{th}$  از کدام یک از روابط زیر قابل محاسبه است؟ توضیح دهید.

$$V_{th} = R_1 I_1 + R_2 I_2 \quad (1)$$

$$V_{th} = R_2 I_2 + R_1 I_1 \quad (2)$$

$$V_{th} = R_1 I_1 + R_2 I_2 \quad (3)$$

**تمرین ۶:** در شکل ۱-۲۰ جهت منبع ولتاژ  $V_2$  را معکوس کنید و مقدار  $V_{th}$  را به دست آورید.

$$V_{th} = \dots\dots\dots V$$

**تمرین ۷:** مقادیر مقاومت‌ها و منابع ولتاژ را تغییر دهید و مقاومت معادل تونن را اندازه بگیرید. این مراحل را آن قدر تکرار کنید تا کاملاً مسلط شوید.


**۱-۵-۱۰:** با استفاده از آموخته‌های خود مدار معادل نورتن را برای شکل ۱-۲۰ و شکل ۱-۲۵ به دست آورید. توجه داشته باشید که مقاومت معادل نورتن همان مقاومت معادل تونن است. جریان نورتن عبارت از جریانی است که از مسیر اتصال کوتاه ایجاد شده در دو سر بار  $R_L$  می‌گذرد.

### ۱-۶ آزمایش ۶: انتقال ماکزیمم توان به بار

**۱-۶-۱:** در یک مدار زمانی ماکزیمم توان به بار منتقل می‌شود که مقدار مقاومت داخلی با مقاومت بار برابر باشد. هم‌چنین در صورتی که مقدار مقاومت بار در مقایسه با

$$I_{R_L} = \dots\dots\dots \text{mA}$$

**سؤال ۱۴:** آیا مقادیر اندازه‌گیری شده برای  $R_L$  در مدار اصلی و در مدار معادل تونن تقریباً برابر است؟ توضیح دهید.




.....

.....

.....

.....

**سؤال ۱۵:** به چه دلیل مقدار ولتاژ معادل تونن در مدار مورد بحث منفی به دست آمده است؟ توضیح دهید.



.....

.....

.....

.....


.....

**تمرین ۵:** با استفاده از آمپر متر در مدار شکل ۱-۲۴ مقادیر جریان‌های عبوری از مقاومت‌های  $R_1$ ,  $R_2$  و  $R_3$  را اندازه بگیرید و مقادیر  $I_1$ ,  $I_2$  و  $I_3$  را یادداشت کنید. سپس مقادیر جریان‌ها را محاسبه نمایید و جدول ۱-۲ را کامل کنید.

جدول ۱-۲ مقادیر جریان‌ها در مدار شکل ۱-۲۴ مربوط

	$I_1$	$I_2$	$I_3$
اندازه‌گیری			
محاسبه			


تطابق توان در این اندازه گیری صادق است؟ توضیح دهید.

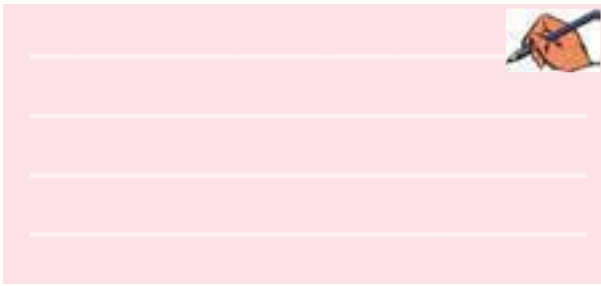

**تمرین ۸:** مقدار مقاومت  $R_S$  را به  $200\Omega$  و مقدار ولتاژ منبع را به ۲۴ ولت تغییر دهید و مراحل ۱-۶-۳ را تکرار کنید.

**۱-۶-۵:** مدار شکل ۱-۲۷ را روی میز آزمایشگاه مجازی

ببندید.

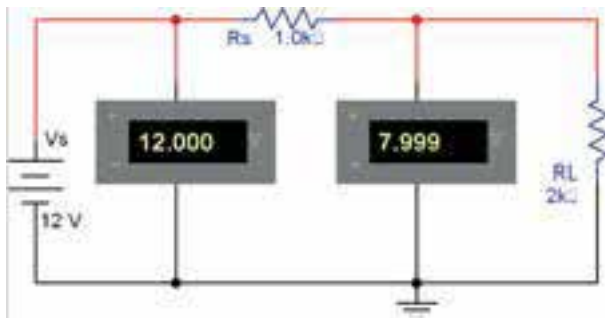


شکل ۱-۲۷ انتقال بیشترین توان به بار

**۱-۶-۶:** مقدار مقاومت بار را با توجه به جدول ۱-۴ تغییر دهید و مقدار ولتاژ ورودی و ولتاژ بار را در هر مرحله اندازه بگیرید.

جدول ۱-۴ انتقال ولتاژ ماکزیمم به بار

$R_L$	$2K\Omega$	$5K\Omega$	$1K\Omega$	$10K\Omega$	$100K\Omega$
$V_L$	۷/۹۹۹				
$V_i$	۱۲				

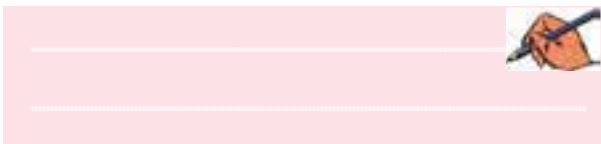
**۱-۶-۷:** در چه شرایطی بیشترین ولتاژ به بار منتقل می شود؟ شرح دهید.



مقاومت داخلی منبع خیلی بزرگ باشد، بیشترین ولتاژ به بار انتقال می یابد. چنانچه مقدار مقاومت بار خیلی کم تر از مقاومت داخلی منبع باشد، بیشترین جریان از بار عبور می کند. در این قسمت به تحلیل تطابق ولتاژ، جریان و توان منبع با بار به وسیله نرم افزار مولتی سیم می پردازیم.

**۱-۶-۲:** مدار شکل ۱-۲۶ را در روی میز آزمایشگاه

مجازی مولتی سیم ببندید. با استفاده از این مدار می خواهیم چگونگی انتقال توان را به بار بررسی کنیم. همان طور که مشاهده می شود یک وات متر در خروجی (دو سر بار) و یک وات متر در ورودی (دو سر منبع) قرار داده ایم.

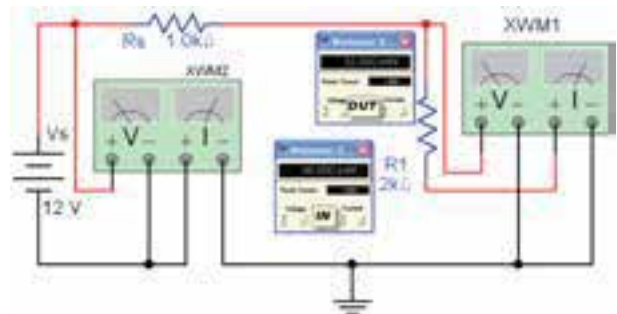

شکل ۱-۲۶ اندازه گیری توان خروجی با مقاومت های مختلف

**۱-۶-۳:** مقدار مقاومت  $R_L$  را طبق جدول ۱-۳ تغییر دهید

و در هر حالت توان کل منبع و توان خروجی را اندازه گیری کنید و مقادیر را در جدول بنویسید.

جدول ۱-۳ اندازه گیری توان خروجی

برای مقاومت های مختلف بار

$R_L$ مقاومت	$0.5K\Omega$	$1K\Omega$	$3K\Omega$	$10K\Omega$	$20K\Omega$
توان ورودی (mW)					
توان خروجی (mW)					

**۱-۶-۴:** جدول ۱-۳ را مورد بررسی قرار دهید. در کدام

یک از مقاومت ها، بیشترین توان به بار می رسد. آیا قضیه ی



Blank writing area for the first exercise.

۸-۶-۱ نتایج حاصل از این آزمایش را به طور خلاصه

بنویسید.



Blank writing area for the second exercise.

**سؤال ۱۸:** اگر مقاومت بار برابر با  $\infty$  (بی نهایت) باشد چه مقدار از ولتاژ تولیدی توسط منبع به بار می رسد؟ توضیح دهید.



Blank writing area for the first question.

**تمرین ۹:** انتقال ولتاژ ماکزیمم به بار را با مقادیر مختلف  $R_L$  و  $V_S$ ،  $R_S$  انجام دهید. این مرحله را آن قدر تکرار کنید تا کاملاً مسلط شوید.

**تمرین ۱۰:** چگونگی انتقال جریان ماکزیمم به بار را روی مدار شکل ۱-۲۷ تمرین کنید و نتایج به دست آمده را توضیح دهید.



Blank writing area for the second question.

**سؤال ۱۹:** در صورتی که مقاومت  $R_L = 0$  باشد، چه شرایطی در مدار ایجاد می شود؟ توضیح دهید.