

### دستگاه‌های سردکننده

هدف‌های رفتاری : پس از پایان این فصل، از هنرجو انتظار می‌رود :

- ۱- مشخصات و کاربرد الکتروموتور بسته را توضیح دهد.
- ۲- مدار الکتریکی الکتروموتور دستگاه سردکننده را توضیح دهد.
- ۳- کنترل محافظ بار اضافی (اورلود) را توضیح دهد.
- ۴- تایمر دیفراست دستگاه‌های سردکننده را شرح دهد.
- ۵- الکتروموتور فن دستگاه‌های سردکننده را شرح دهد.
- ۶- گرمکن‌های مورد استفاده در بدنه یخچال فریزرها را توضیح دهد.
- ۷- ترmostات‌های مورد استفاده در یخچال و فریزر را توضیح دهد.
- ۸- مدار الکتریکی یخچال خانگی را شرح دهد.
- ۹- یخچال فریزر و مدار الکتریکی آن را شرح دهد.



## سیمای فصل ۱۴

- دستگاه‌های سردکننده
- الکتروموتورهای بسته
- مدار الکتریکی
- محافظت بر اضافی (اولولد)
- تایمر دیفراست
- الکتروموتور فن‌ها
- گرمکن‌ها
- ترمومترات‌ها
- یخچال خانگی
- یخچال فریزر

## آشنایی با دانشمندان



### نیکولا سعدی کارنو (۱۸۳۲ – ۱۷۹۶ میلادی)

کارنو در یک خانواده برجسته و ممتاز فرانسوی به دنیا آمد. پدرش ریاضی‌دان انقلابی و طراح نقشه‌های جنگی بود که به علت ابداع روش‌های نوین و مؤثر جنگی در مقابله با دولت‌های اروپایی «طراح پیروزی» نام گرفته بود.

پدر کارنو به فرهنگ و ادب فارسی عشق می‌ورزید و به علت علاقه زیادش به سعدی، نام میانی فرزندش را سعدی نهاد. کارنو در شانتزه سالگی وارد مدرسه پلی تکنیک شد. گیلوساک، پواسون، آراغو و آمپر از جمله استادان او بودند. پس از اتمام تحصیلات در مدرسه پلی تکنیک وارد ارتش فرانسه شد. کارنو پس از تحقیقات زیاد به این نتیجه رسید که بیشترین بازدهی که می‌توان از هر نوع ماشین گرفت به اختلاف دمای دو چشمۀ سرد و داغ بستگی دارد. برای این کار او چرخه‌ای را معرفی کرد که اکون به افتخار او «چرخه کارنو» نامیده می‌شود. کارنو در جوانی و در اوج فعالیت علمی اش در سی و شش سالگی بر اثر ابتلا به بیماری وبا که در آن زمان همه‌گیر شده بود چشم از جهان فرو بست.



## ۱۴- دستگاه‌های سردکننده


f فرکانس برق شهر که در ایران  $50^{\circ}$  هرتز است.

p تعداد قطب‌های استاتور که می‌تواند ۲ تا ۴ تا باشد.

N تعداد دوران موتور در دقیقه در موتور دو قطبی سرعت الکتروموتور برابر  $\frac{120 \times 5}{2} = 300^{\circ}\text{rpm}$  دور در دقیقه است.

در موتورهای چهار قطبی سرعت الکتروموتور برابر  $\frac{120 \times 5}{4} = 150^{\circ}\text{rpm}$  دور در دقیقه است.

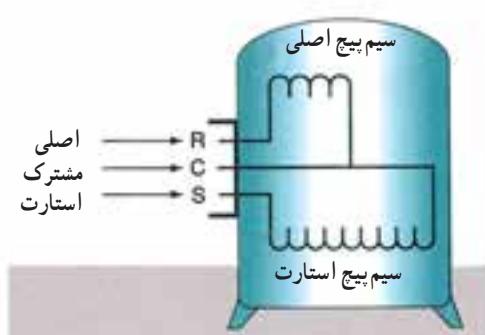در کمپرسورهای بسته توان الکتروموتور از  $\frac{1}{8}$  تا  $\frac{1}{24}$  اسب بخار متغیر است (شکل‌های ۱۴-۱).



(ج) سیم پیچی

شکل ۱۴-۱- الکتروموتورهای بسته سردکننده‌ها


### ۱۴-۱- الکتروموتورهای سردکننده خانگی و تجاری

در دستگاه‌های سردکننده خانگی و تجاری مانند یخچال، کولرگازی و... الکتروموتور و کمپرسور در داخل یک محفظه فولادی قرار می‌گیرد. محور الکتروموتور و محور کمپرسور یکی است و موتور مستقیماً کمپرسور را به حرکت در می‌آورد. مقدار سرعت الکتروموتورها را با توجه به تعداد قطب‌های استاتور می‌توان از فرمول زیر حساب کرد.

$$N = \frac{120f}{p}$$




د) جعبه ترمینال موتور کمپرسور

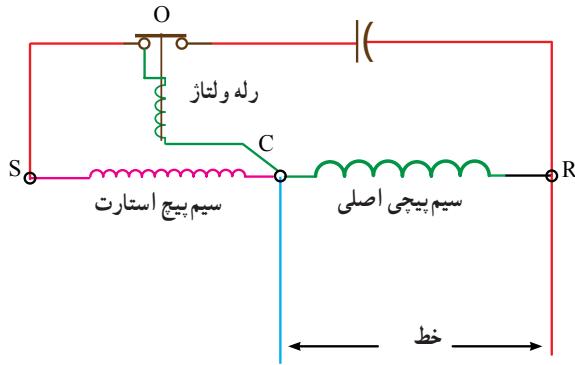

- C — پایانه اتصال مشترک (اتصال بدن)
- R — پایانه اتصال سیم پیچ رانش
- S — پایانه اتصال سیم پیچ استارت
- O — کلید کنترل کننده رله

شکل ۱۴-۳—مدار الکتریکی با رله پتانسیل

۳—در شکل ۱۴-۴ یک خازن با سیم پیچ استارت سری شده است، وجود خازن در مدار باعث اختلاف فاز بین ولتاژ و جریان می شود. هر چه ظرفیت خازن بیشتر باشد اختلاف فاز بین ولتاژ و جریان بیشتر بوده و نتیجه آن ایجاد گشتاور گرفته هست. در زمان راه اندازی با رسیدن موتور استارت الکتروموتور می شود. همچنین هر چه ظرفیت خازن سری شده بیشتر باشد شدت جریان در مدار بیشتر می شود و ممکن است خازن آسیب بیند. بنابراین با باز شدن کلید رله خازن و سیم پیچ استارت هر دو از مدار خارج می شوند. شکل ۱۴-۴-الف سیم کشی موتور استارت خازنی با رله جریان و شکل ۱۴-۴-ب سیم کشی موتور با استارت خازنی با رله ولتاژ را نشان می دهد.

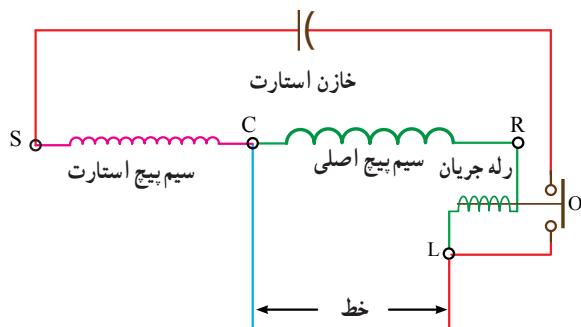

الف) دیاگرام شماتیک سیم کشی یک موتور استارت خازنی رانش القابی که یک رله جریانی سر رله کلید باز شده و سیم پیچ استارت را از مدار خارج می کند در مدار آن قرار گرفته، در اینجا خازن در حالت کار نشان داده شده است.

- C — پایانه اتصال مشترک (اتصال بدن)

- R — پایانه اتصال سیم پیچ رانش

- S — پایانه اتصال سیم پیچ استارت


- O — کلید کنترل رله

## ۱۴-۲—مدار الکتریکی الکتروموتورهای بسته

مدار الکتریکی الکتروموتور دستگاه سردکننده با کمپرسور بسته یکی از حالت های زیر را دارد.

۱—الکتروموتور دارای سیم پیچ اصلی و سیم پیچ استارت است. چون سیم پیچ استارت دارای سیم نازک و تعداد دور بیشتری است پس از راه اندازی الکتروموتور باید از مدار خارج شود.

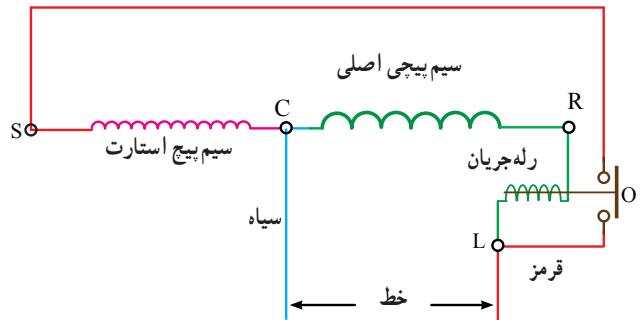در این حالت برای خارج کردن سیم پیچ استارت از مدار از یک رله جریان استفاده شده است که سیم پیچ آن با سیم پیچ اصلی به طور سری قرار گرفته و کلید قطع کننده آن با سیم پیچ استارت سری شده است. در زمان راه اندازی با رسیدن موتور به دور نامی، کلید رله باعث جدا شدن سیم پیچ استارت از مدار می شود (شکل ۱۴-۲).



- C — پایانه اتصال مشترک
- R — پایانه اتصال سیم پیچ اصلی


- S — پایانه اتصال سیم پیچ و مقاومت

- O — کلید رله

شکل ۱۴-۲—مدار الکتریکی با رله جریان

۲—در این حالت الکتروموتور دارای سیم پیچ اصلی و سیم پیچ استارت است. برای خارج کردن سیم پیچ استارت پس از راه اندازی از یک رله ولتاژ استفاده شده است. کلید رله ولتاژ در حالت خاموشی و عادی وصل است و سیم پیچ آن با سیم پیچ استارت موازی است. پس از راه اندازی در اثر افزایش ولتاژ دو

سر رله کلید باز شده و سیم پیچ استارت را از مدار خارج می کند در مدار آن قرار گرفته، در اینجا خازن در حالت کار نشان داده شده است. (شکل ۱۴-۳).

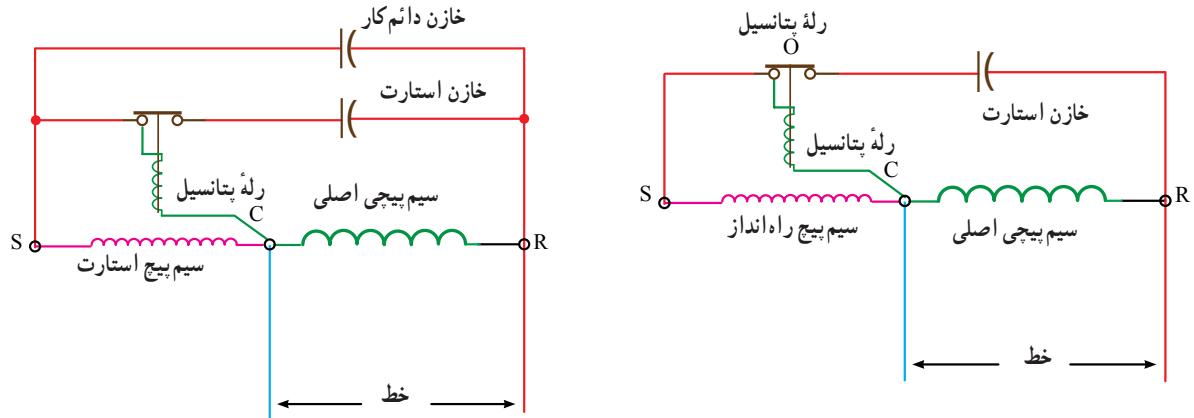

شکل ۱۴-۵- مدار الکتریکی یک دستگاه سردکننده با رله پتانسیل خازن

ب) دیاگرام شماتیک سیم کشی یک موتور استارت خازنی رانش القابی که یک رله و لذایزی روی مدار آن نصب شده، در اینجا خازن در حالت استارت موتور نشان داده شده است.

C—پایانه اتصال مشترک (اتصال بدنه)

R—پایانه اتصال سیم پیچ رانش

S—پایانه اتصال سیم پیچ استارت

O—کلید کنترل رله



شکل ۱۴-۶

شکل ۱۴-۴- مدار الکتریکی با خازن استارت

۴- در این حالت از دو خازن موازی که با سیم پیچ استارت سری شده اند استفاده شده است. یکی از خازن‌ها خازن استارت بوده و پس از راه اندازی موتور از مدار خارج می‌شود. خازن دیگر خازن دائم کار بوده و دائمًا به صورت سری با سیم پیچ استارت در مدار می‌ماند.

موتور با خازن استارت دارای گشتاور راه اندازی خوبی است ولی راندمان به اندازه موتور با خازن دائم کار نمی‌باشد. موتور با خازن دائمی دارای راندمان کاری خوبی است ولی دارای ظرفیت کمی است و نیروی گشتاور استارت آن کمتر است. بنابراین در این مدار موتور هم دارای گشتاور راه اندازی خوبی است و هم راندمان خوبی دارد.

شکل ۱۴-۵ مدار الکتریکی یک دستگاه سردکننده با رله پتانسیل، خازن استارت و خازن دائم کار را نشان می‌دهد.


### ۱۴-۳- کنترل محافظت بار اضافی<sup>۱</sup> (اورلود)

اگر جریانی که از سیم پیچ موتور کمپرسور عبور می‌کند بیش از جریان نامی الکتروموتور جدول ۱۴-۷ باشد گرمای تولید شده در سیم پیچ زیاد می‌شود و ادامه عبور جریان زیاد به سوختن الکتروموتور می‌انجامد. برای جلوگیری از آن باید جریان برق را قطع و نسبت به رفع عیب اقدام نمود. برای قطع جریان به دو صورت عمل می‌شود.

<sup>۱</sup>- Over load protect on

جدول ۱۴-۱- جریان نامی الکتروموتورها

	Motor HP	150	125	100	75	60	50	40	30	25	20	15	10	7½	5	3	2	1½	1	¾	½
Single Phase	Full Load Current														100	80	56	34	24	20	16
	Power Factor %														89	88.5	87.5	86	84	83	77
	Starting Current														575	460	322	195	138	115	92
	230 V														50	40	28	17	12	10	8
	Full Load Current														89	88.5	87.5	86	84	83	77
	Power Factor %														288	230	181	98	69	58	40
Three Phase	Starting Current														288	230	181	98	69	58	40
	220 V	353	293	223	180	144	120	103	75	64	52	40	27	22	15	9	6.5	5	3.5	2.8	2
	Power Factor %	91.5	91.4	91.2	91	90.8	90.6	90.4	90.2	90.1	90	89.5	89	88.5	87.5	86	84	83	80	77	73
	Starting Current	2118	1758	1308	1080	864	720	618	450	384	312	240	162	132	90	54	39	30	21	16.8	12
	440 V	172	144	117	90	72	60	52	38	32	26	20	14	11	7.5	4.5	3.3	2.5	1.8	1.4	1
	Power Factor %	91.5	91.4	91.2	91	90.8	90.6	90.4	90.2	90.1	90	89.5	89	88.5	87.5	86	84	83	80	77	73
	Starting Current	1032	864	702	540	432	360	312	228	192	156	120	84	66	45	27	19.8	15	10.8	8.4	6
	550 V	136	117	94	72	58	48	41	30	26	21	16	11	9	6	4	2.6	2	1.4	1.1	0.8
	Power Factor %	91.5	91.4	91.2	91	90.8	90.6	90.4	90.2	90.1	90	89.5	89	88.5	87.5	86	84	83	80	77	73
	Starting Current	620	702	564	432	348	288	246	180	156	126	96	66	54	36	24	15.6	12	8.4	6.6	4.8

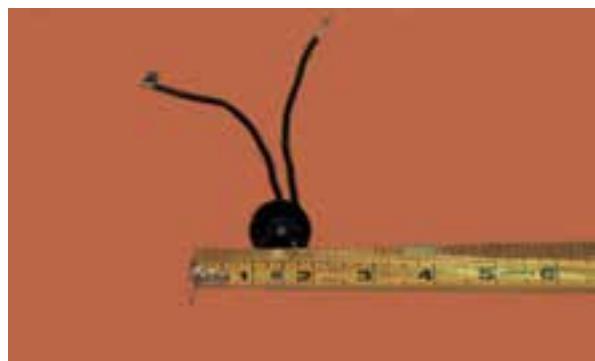


شکل ۱۴-۷- اورلود خارجی

۱- استفاده از اورلود خارجی

۲- استفاده از اورلود داخلی

اورلود خارجی در بیرون کمپرسور قرار می‌گیرد و عضو

حساس آن بی‌متالی است که ضمن فرارگیری در مسیر جریان کمپرسور با بدنه کمپرسور نیز تماس دارد، اگر جریان زیاد شود یا گرمای بدنه کمپرسور زیاد گردد برق کمپرسور را قطع می‌کند (شکل ۱۴-۷).

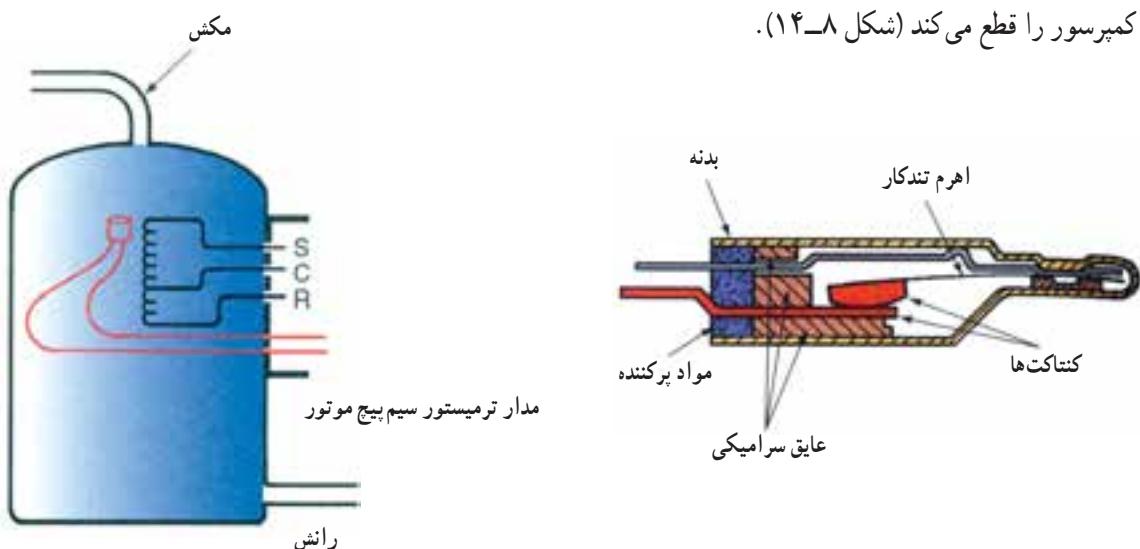

شکل ۱۴-۸- اورلود داخلی و فرارگیری آن در سیم پیچی

## ۱۴-۴- تایمر دیفراست

برای زمان بندی بر فک زدایی اوپرатор از یک تایمر دیفراست مانند شکل ۱۴-۹ استفاده می شود.



شکل ۱۴-۹- تایمر دیفراست



الف) الکتروفن کندانسر



ب) الکتروفن اوپرатор

شکل ۱۴-۱۱

## ۱۴-۵- گرم کن ها


گرم کن جلوگیری از عرق کردن، گرم کن های سیمی عایق شده کوچکی هستند که در دیواره بدنه یخچال و محل بازشو در نصب می شوند. این گرم کن ها بدنه خارجی یخچال را در دمای بالای نقطه شبنم هوای بیرون نگه می دارند تا از تشکیل عرق روی بدنه یخچال جلوگیری نمایند. واقعیت این است که این عرق کردن قدرت سرمایی یخچال را کم نمی کند، اما رینش

برای جلوگیری از گرم شدن محفظه اوپرатор در زمان دیفراست از یک ترموموستات استفاده می شود که ترمودیسک نامیده می شود. حسگر این ترموموستات با بدنه اوپرатор تماس دارد، در صورتی که بدنه اوپرатор گرم شود مدار هیتر را قطع می کند در شکل ۱۴-۱۰ یک نمونه ترمودیسک را می بینید. همان طور که ملاحظه می کنید ترمودیسک دارای سه سیم است. یکی از سیم ها مشترک است از دو سیم دیگر یکی مربوط به حالتی است که با گرم شدن قطع می کند و به هیتر وصل می شود. سیم سوم مربوط به حالتی است که با سرد شدن قطع می کند.



شکل ۱۴-۱۰- ترمودیسک

آن روی کف یا بودن روی بدنه یخچال نوعی اذیت و آزار است و ممکن است موجب زنگزدگی نیز بشود، شکل ۱۴-۱۲ محل قرارگیری گرمکن‌ها را روی بدنه نشان می‌دهد. برخی از دستگاه‌های دارای کلید صرفه‌جویی در انرژی هستند تا در جاهایی که رطوبت اتاق کم است توسط کلید مذکور اقدام به قطع مدار گرمکن‌ها نمایند.

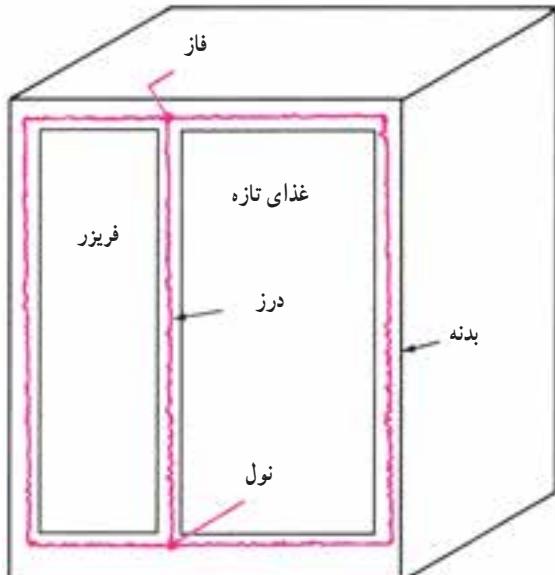

شکل ۱۴-۱۲- نمایش محل نصب هیترها

تحقیق: در مورد گرمکن‌های مورد استفاده در یخچال و توان مصرفی و ساختمان آن‌ها تحقیق کنید.

در سردکننده‌های خانگی و تجاری به کار می‌رود نشان داده شده

#### ۱۴-۷- ترموموستات‌ها

در شکل ۱۴-۱۳ نمای ظاهری یک نوع ترموموستات که است.



شکل ۱۴-۱۳- ترموموستات سردکننده‌های خانگی و تجاری

کمپرسور روشن می‌گردد.


شکل ۱۴-۱۴-پ ترموموستات یخچال با دیفراست اتوماتیک است یعنی هر زمان که ترموموستات قطع کند هیتر در مدار قرار می‌گیرد و عمل دیفراست را انجام می‌دهد. ترموموستات به کلیدی مجهز است که اگر دگمه ترموموستات در وضعیت صفر قرار گیرد هیتر دیفراست را از مدار خارج می‌کند.

شکل ۱۴-۱۴-ت یک نوع ترموموستات فریزر است که اگر دما از حد معینی بالاتر رود یک لامپ را روشن می‌کند. دمای قطع آن در بالاترین حد سرما  $C^{34/5}$  است.

شکل ۱۴-۱۴-الف ساده‌ترین نوع ترموموستات است.

برای انجام دیفراست باید دو شاخه یخچال را از پریز جدا کرد. در کمترین درجه سرما، ترموموستات در  $5^{\circ}C$  کمپرسور را خاموش می‌کند و در دمای  $C^{2/5}$  یخچال را روشن می‌کند. در بالاترین درجه در دمای  $C^{25}$  قطع و در دمای  $C^{13/5}$  وصل می‌کند.

شکل ۱۴-۱۴-ب ترموموستاتی است که با فشار دادن دگمه عمل دیفراست آغاز می‌شود و پس از ذوب شدن برفک و رسیدن به دمای  $C^{6}$  به طور خودکار دیفراست قطع می‌شود و

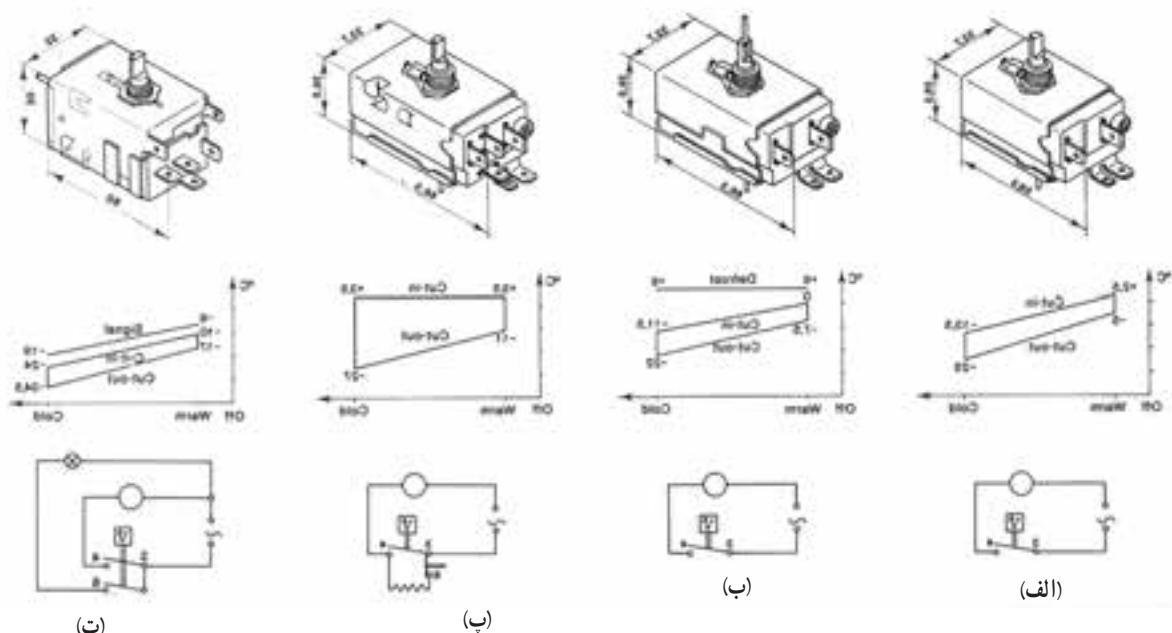


شکل ۱۴-۱۴-انواع ترموموستات سردکننده‌های خانگی

کمپرسور قرار دارد. برای کنترل دما از یک ترموموستات استفاده می‌شود و ذوب برفک در آن به طور دستی است. کندانسر و اوپراتور از نوع جریان طبیعی است. در شکل ۱۴-۱۵-الف و ب نمای ساده یک یخچال را می‌بینید.
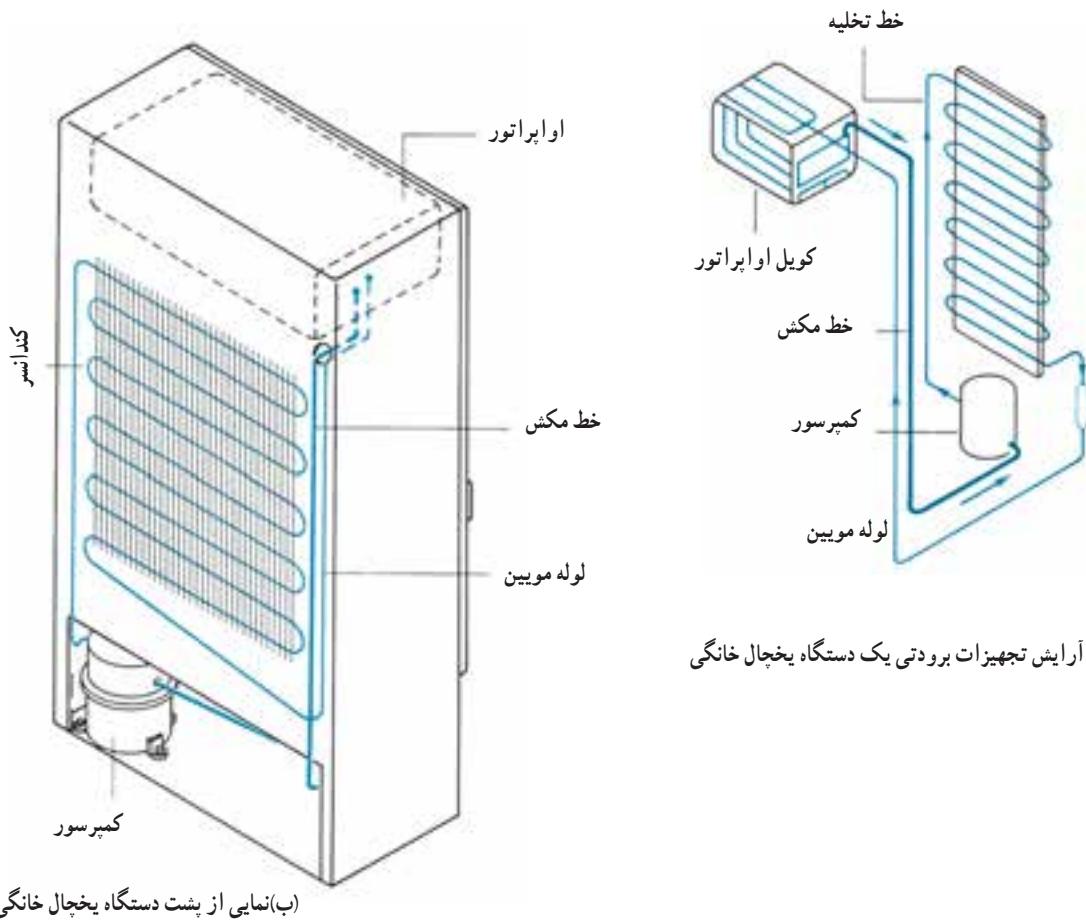
## ۸-۱۴-یخچال خانگی


الکتروموتور یخچال از نوع بسته بوده و معمولاً بدون خازن است برای خارج کردن سیم پیچ استارت از مدار از رله جریان استفاده می‌شود. اولولد از نوع بی‌متالی و در بیرون



(الف) نحوه آرایش تجهیزات برودتی یک دستگاه یخچال خانگی

شکل ۱۵-۱۴- نمای ساده یک یخچال

### - مدار الکتریکی یخچال خانگی

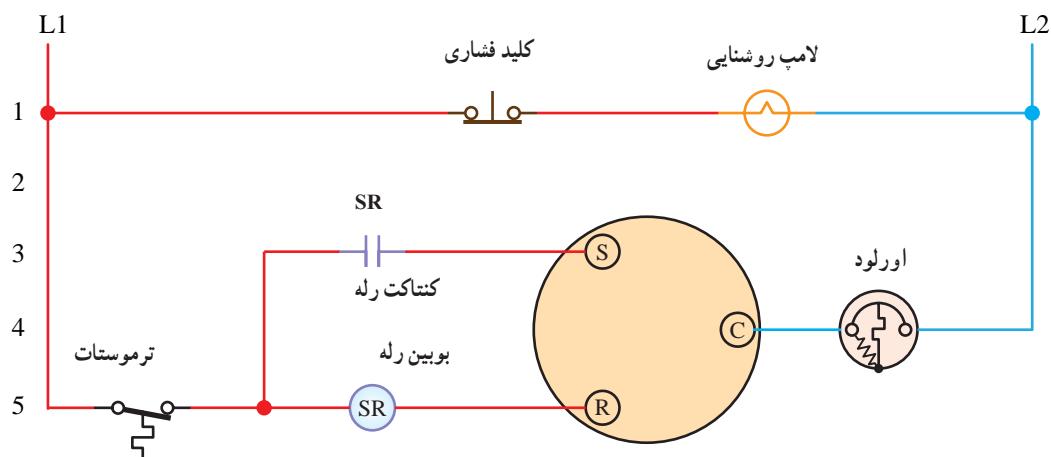

شکل ۱۶-۱۴- مدار الکتریکی یخچال خانگی


جريان برق به اتصال راهانداز (S) موتور کمپرسور می‌رسد و سیم پیچ استارت در مدار قرار می‌گیرد. موتور کمپرسور تحت تأثیر میدان‌های مغناطیسی سیم پیچ اصلی و راهانداز به کار می‌افتد. پس از چند لحظه که موتور درگرفت، شدت جریان کم می‌شود و شدت میدان مغناطیسی در رله نیز کاهش می‌یابد و رله باز می‌شود. باز شدن کن tact که می‌بینیم سیم پیچ راهانداز از مدار می‌شود و موتور کمپرسور تنها با سیم پیچ اصلی به کار خود ادامه می‌دهد. کار کمپرسور باعث ایجاد سرما در اوپراتور می‌شود. ترمومترات بر اثر سرد شدن و کاهش دمای یخچال مدار را قطع می‌کند و موتور کمپرسور خاموش می‌گردد. شدت جریان زیاد و گرم شدن زیاد بدنه کمپرسور باعث عمل کردن اولرلود، قطع مدار و خاموش شدن کمپرسور می‌گردد.

#### ۱۴-۹- یخچال فریزر

شکل شماتیک یخچال فریزر با دیفراسیت خودکار در شکل ۱۴-۱۷ آورده شده است.

شرح مدار : مطابق شکل ۱۴-۱۶ در خط ۱ فاز به کلید فشاری در یخچال می‌رسد. در صورت باز شدن در یخچال کلید وصل می‌شود، آن‌گاه جریان فاز به لامپ داخل یخچال می‌رسد. نول نیز از طرف دیگر به لامپ می‌رسد. در نتیجه لامپ روشن می‌شود. از خط ۵ فاز به ترمومترات یخچال می‌رسد و در صورت وصل بودن ترمومترات از آن عبور می‌کند و به رله می‌رسد. رله از نوع جریان است. جریان فاز از بویین رله عبور می‌کند و به اتصال R کمپرسور می‌رسد. فاز در خط ۳ به کن tact باز رله می‌رسد اما چون این کن tact از نوع معمولاً باز است از آن عبور نمی‌کند. از خط ۴ نول از طریق بی‌متال به اتصال C کمپرسور راه می‌یابد. اکنون بین اتصال R و C کمپرسور اختلاف پتانسیل موردنیاز وجود دارد. یعنی، کمپرسور با سیم پیچ اصلی برای راهاندازی تلاش می‌کند، اما قدرت لازم را ندارد. به همین علت شدت جریان زیادی از خط فاز و نول عبور می‌کند.

این شدت جریان از بویین رله جریان نیز عبور می‌کند و باعث ایجاد میدان مغناطیسی قوی‌تری در آن می‌گردد. در نتیجه کن tact معمولاً باز رله بسته می‌شود. با بسته شدن کن tact رله،

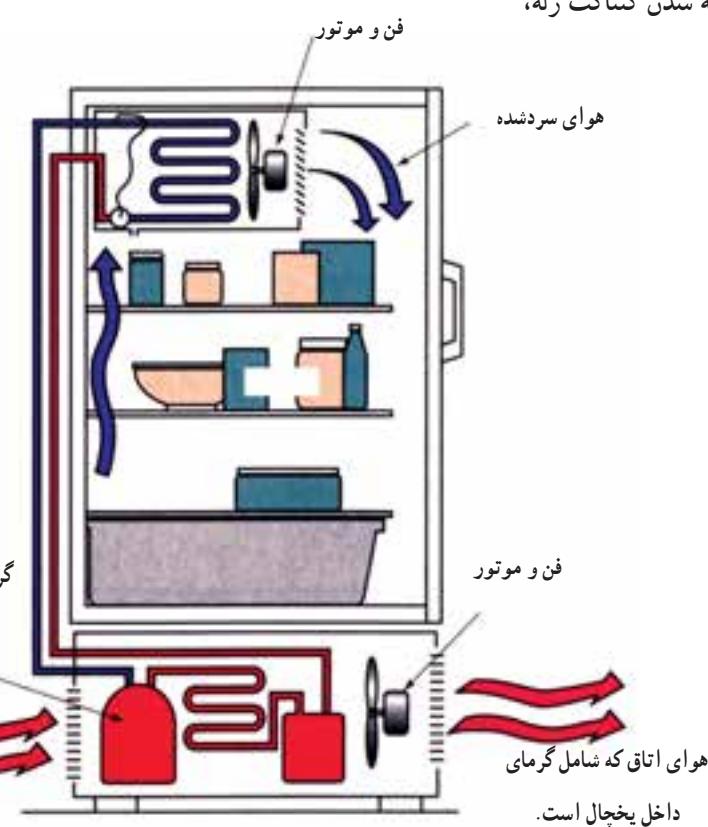

شکل ۱۴-۱۷- نمای ساده یخچال فریزر

موتور کمپرسور خاموش می‌شود و گرمکن دیفراست در مدار قرار می‌گیرد. بر اثر گرمای حاصل از کار گرمکن دیفراست، برفک‌های اوپراتور ذوب می‌شود، این عمل تازمانی ادامه دارد که تایمر دیفراست کنتاکت‌ها را از حالت دیفراست به حالت عادی برگرداند.

در صورتی که تایمر دیفراست در وضعیت دیفراست باشد و برفک‌ها نیز ذوب شده باشد کار کردن گرمکن دیفراست باعث افزایش دمای اوپراتور و در نتیجه سبب افزایش دمای محفظهٔ یخچال فریزر می‌شود. برای جلوگیری از این وضعیت در مسیر گرمکن دیفراست در خط ۱۴ از ترموموستات جلوگیری از گرمای اضافی<sup>۱</sup> OHT استفاده شده است که در صورت قطع کردن آن گرمکن دیفراست خاموش می‌شود.


کنترل دیفراست این یخچال فریزرها در هر ۲۴ ساعت چندین مرتبه برفک‌ها را ذوب می‌کند به طوری که عملاً برفکی بر روی اوپراتور نمی‌ماند.

در شکل چگونگی توزيع سرما در داخل یخچال نشان داده شده است. اوپراتور و کندانسور از نوع فن دار است. برفک تشکیل شده بر روی اوپراتور در زمان دیفراست آب شده و در تستک اوپراتور جمع می‌شود و به بیرون هدایت می‌گردد.
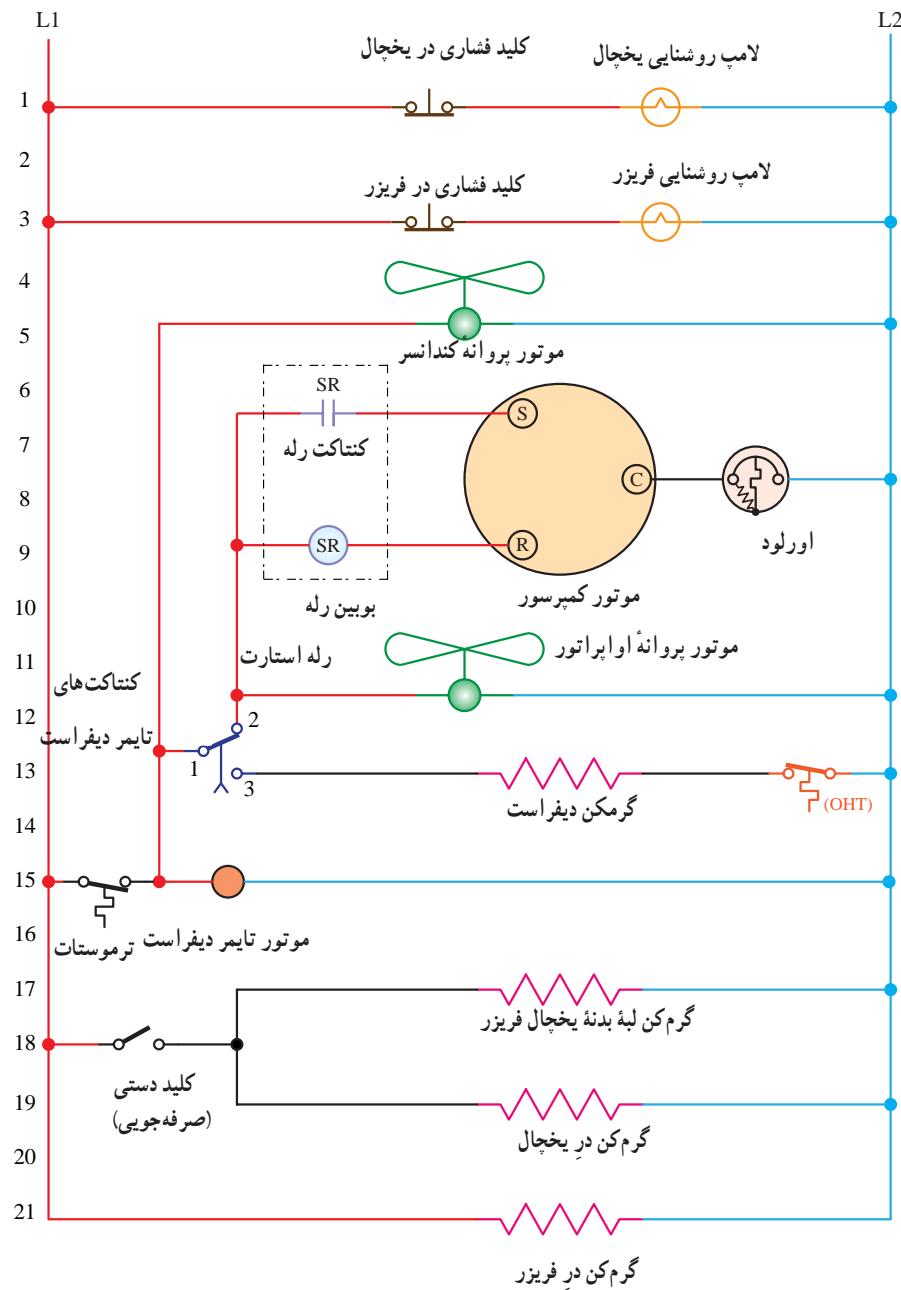
#### مدار الکتریکی یخچال فریزر با دیفراست خودکار

شرح مدار : به شکل ۱۸-۱۴ توجه کنید. تفاوت این مدار با مدار یخچال فریزر خانگی در مدار دیفراست آن است. در خط ۱۵ جریان فاز در صورت وصل بودن ترموموستات از آن عبور می‌کند و در همین خط به موتور تایمر دیفراست می‌رسد. از طرف دیگر نول نیز به آن می‌رسد و شروع به کار می‌کند.

فاز بعد از ترموموستات در خط ۱۳ به کنتاکت ۱ تایمر دیفراست می‌رسد و در زمان کار عادی دستگاه از طریق کنتاکت به موتور پروانه اوپراتور و موتور کمپرسور می‌رسد و دستگاه ایجاد سرما می‌کند. با کار موتور تایمر دیفراست و رسیدن زمان ذوب برفک اتصال کنتاکت ۱ از کنتاکت ۲ تایمر دیفراست قطع و به کنتاکت ۳ وصل می‌شود. در نتیجه موتور پروانه اوپراتور،



◀ پرسش‌های چهارگزینه‌ای

۱- سرعت الکتروموتور چهارقطبی با برق  $50$  هرتز چند دور در دقیقه است؟

الف)  $1500$       ب)  $3000$       ج)  $1800$       د)  $3600$

۲- سیم پیچ رله راه انداز جریانی به طور ..... با سیم پیچ ..... بسته می‌شود.

الف) سری - اصلی

ب) سری - راه انداز

ج) موازی - اصلی

د) موازی - راه انداز

۳- در مدار یخچال خازن راه انداز با ..... به طور سری بسته می‌شود.

الف) سیم پیچ اصلی

ب) سیم پیچ راه انداز

ج) سیم پیچ رله جریان

د) سیم پیچ رله پتانسیل

۴- جریان نامی الکتروموتور تک فاز  $230$  ولت با توان یک اسب بخار چند آمیر است؟

الف)  $3/5$       ب)  $1/5$       ج)  $7/5$       د)  $1/6$

◀ پرسش‌های درست و نادرست

۵- از ترمودیسک برای برفک زدایی استفاده می‌شود.

درست       نادرست

۶- الکتروموتور فن کندانسر و اوپراتور از نوعی است که دارای سیم پیچ استارت نمی‌باشد.

درست       نادرست

۷- هیتر بدنه یخچال فریزر دارای کلید قطع و وصل برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی است.

درست       نادرست

۸- در ترموموستات نوع ب شکل ۱۴-۱۴ با قطع ترموموستات گرم کن ذوب برفک به کار می‌افتد.

درست       نادرست

◀ پرسش‌های پرکردنی

۹- توان کمپرسورهای بسته از ..... تا ..... اسب بخار است.

۱۰- سیم پیچ رله راه انداز جریانی با سیم پیچ ..... سری بسته می‌شود.

۱۱- کنتاکت رله راه انداز پتانسیل از نوع معمولاً ..... است.

- ۱۲- سیم پیچ رله راه انداز پتانسیل پس از راه اندازی از مدار خارج .....  
۱۳- جدول ۱۴- نشان می دهد که الکتروموتورهای تک فاز تا توان ..... اسب بخار ساخته می شوند.

#### ◀ پرسش های تشریحی

- ۱۴- روش مختلف راه اندازی کمپرسورهای بسته را از روی شکل توضیح دهید.  
۱۵- روش های مختلف جلوگیری از بار اضافی موتور کمپرسور را توضیح دهید.  
۱۶- گرمکن بدنه را توضیح دهید.  
۱۷- عملکرد ترموستات سرد کننده های خانگی را توضیح دهید.  
۱۸- عملکرد ترموستات سرد کننده ها را از روی مدار آن تشریح کنید.  
۱۹- مدار الکتریکی یخچال خانگی را با رسم آن توضیح دهید.  
۲۰- مدار الکتریکی یخچال فریزر با دیفراسیت خودکار را با رسم شکل توضیح دهید.

## ضمیمه ۱

جدول مقاومت‌های رنگی چهار نواری

حلقه اول	حلقه دوم	حلقه سوم	حلقه چهارم
0	0		
1	1	0	
2	2	00	
3	3	000	
4	4	0000	
5	5	00000	
6	6	000000	
7	7		
8	8	÷ 10	±%5
9	9	+ 100	±%10
		نفره‌ای	
		نارنجی	
		سبز	
		آبی	

### نحوه خواندن مقاومت‌ها به کمک

نوارهای رنگی : در این روش برای تعیین مقدار اهم و ترانس مقاومت‌های اهمی از چهار یا پنج حلقة (نوار) رنگی بر روی بدنه مقاومت‌ها استفاده می‌شود.

- روش چهار نواری : در مقاومت‌هایی که با چهار نوار رنگی مشخص می‌شوند مفهوم نوارهای رنگی مطابق جدول مقابل است.

در این روش حلقات رنگی اول و دوم معرف ارقام اول و دوم مقدار مقاومت، حلقة سوم نشان دهنده ضریب مقاومت و حلقة چهارم بیان کننده ترانس مقاومت است.


توضیح : اگر حلقة رنگی چهارم وجود نداشته باشد (بدون رنگ) مقدار ترانس درصد خطرا را ۲۰٪ در نظر می‌گیریم.

توجه : هیچ‌گاه نوار رنگی سیاه به عنوان حلقة اول و حلقة سوم به کار

نمی‌رود.

برای آشنایی بیشتر با این روش به ذکر چند مثال

می‌پردازیم :

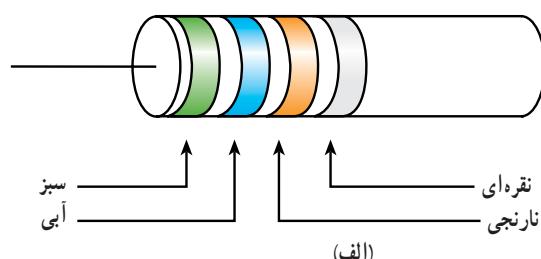

مثال — نوارهای رنگی مقاومتی مطابق شکل (الف) است. مقدار مقاومت و ترانس آن چه قدر است؟



حل —

نفره‌ای - نارنجی - آبی - سبز

۵ ... ۶ ۱۰٪

$$5600 \Omega = 56 \times 10^3 \Omega \pm 10\%$$

مثال — مقدار مقاومت و ترانس شکل (ب) را مشخص

کنید.

حل — با توجه به جدول نوارهای رنگی می‌توان نوشت:

طلایی—سیاه—بنفش—زرد

۴ ۷ ... %

$47 \Omega \pm 5\%$



مثال — مقدار اهم و میزان ترانس مقاومت شکل (ج)

طلایی—نقره‌ای—خاکستری—آبی

۶ ۸ %۱ %۵

$68 \times 10^1 \Omega / 68 \pm 5\%$




مثال — نوارهای رنگی مقاومت  $10 \Omega \pm 1\% = 10 \Omega$  را

تعیین کنید.



حل — با کمک جدول برای حلقه‌های اول تا چهارم رنگ آن‌ها را مطابق شکل (د) مشخص می‌کنیم.

نارنجی قرمز نارنجی نقره‌ای

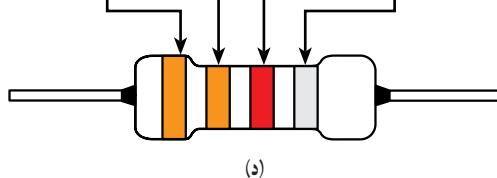


شکل ساختهای ماشینهای الکتریکی

علام کد - IEC	شكل	شرح	علام کد - IEC	شكل	شرح
<b>ماشین برای وضعیت عمودی</b>					
B5 IM 3001		با دو یاتاقان سیری و طوق (فلانچ) نصب	V4 IM 3211		مانند V3 اما سر آزاد محور در سمت پایین
B6 IM 1051		با دو یاتاقان سیری و یک سر آزاد محور، برای نصب روی دیوار، سر آزاد محور در سمت پایین	V5 IM 1011		با دو یاتاقان نمونه، پایه برای نصب روی دیوار، سر آزاد محور در سمت پایین
B7 IM 1061		مانند B6 اما سر آزاد محور در سمت چپ	V10 IM 4011		با دو یاتاقان سیری، طوق نصب و سر آزاد محور در سمت پایین
B8 IM 1071		مانند B6 اما برای نصب از سفید	V18 IM 3611		مانند V10 اما سطح نصب بر روی طرف پیشانی (جلو)
B10 IM 4001		با دو یاتاقان سیری و طوق (فلانچ) نصب	A2 IM 5510		بدون محور، بدنه دارای پایه
B14 IM 3601		با دو یاتاقان سیری و سطح نصب بسر روی سمت پیشانی (جلو)	C2 IM 6010		با دو یاتاقان سیری و یک یاتاقان مجرأ
<b>ماشین برای وضعیت عمودی</b>					
V1 IM 3011		با دو یاتاقان نمونه و طوق نصب، سر آزاد محور در سمت پایین	D1 IM 7005		با یک یاتاقان مجرأ و محور طوق دار
V2 IM 3231		مانند V1 اما سر آزاد محور در سمت بالا	D9 IM 7201		با دو یاتاقان مجرأ، سر آزاد محور
V3 IM 3031		مانند V1 اما طوق نصب و سر آزاد محور در سمت بالا	W1 IM 8015		یاتاقان غرضی در بالا، طوق اتصال در پایین، نصب بر روی سنتون حامل، الوارجوبی، حلقة جاه
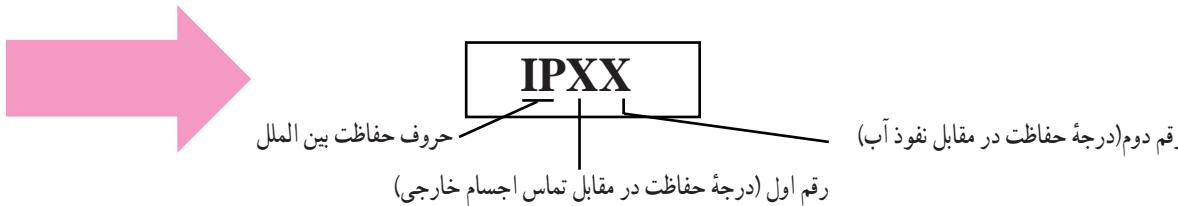
### ضمیمه ۳

بر روی پلاک برخی موتورهای الکتریکی در یک ردیف با نوشتگر حروف<sup>۱</sup> IP، که دو رقم را به دنبال خود دارند، نوع حفاظت به کار رفته در موتور، از نظر حفاظت در مقابل تماس (ضربه) و نفوذ اجسام خارجی و آب، نشان داده می‌شود. در جدول زیر مفهوم هر یک از اعداد به کار رفته بیان شده است.



نوع ایمنی	توضیح	نشانه
ایمنی تماس و ایمنی جسم خارجی		
IP0X	بدون ایمنی تماس، بدون ایمنی جسم خارجی	-
IP1X	ایمنی در مقابل جسم خارجی بزرگ‌تر از Ø 50mm	-
IP2X	ایمنی در مقابل جسم خارجی بزرگ‌تر از Ø 12mm	-
IP3X	ایمنی در مقابل جسم خارجی بزرگ‌تر از Ø 2.5 mm	-
IP4X	ایمنی در مقابل جسم خارجی بزرگ‌تر از Ø 1mm	-
IP5X	ایمنی در مقابل رسوب گرد و غبار مضر به داخل	1
IP6X	ایمنی در مقابل نفوذ گرد و غبار	2
ایمنی آب		
IPX0	بدون ایمنی آب	-
IPX1	ایمنی در مقابل ریزش عمودی قطرات آب	3
IPX2	ایمنی در مقابل ریزش مایل قطرات آب ( 150 نسبت به عمود)	3
IPX3	ایمنی در مقابل پخش آب	4
IPX4	ایمنی در مقابل پاشیدن آب	5
IPX5	ایمنی در مقابل فوران آب، مثلًاً از نازل	6
IPX6	ایمنی در مقابل جريان آب	7
IPX7	ایمنی در مقابل غوطه‌ور شدن	7
IPX8	ایمنی در مقابل غوطه‌وری کامل	8

نشانه انواع ایمنی (مفهوم را در جدول بالا ببینید)



## منابع و مأخذ

۱- اندرویدی، آلهتاوس ترجمه پرویز زمانی و سپانوس سلیمانی، اصول سردکننده‌ها، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

۱۳۷۷

۲- خدادادی، شهرام، مبانی الکتریسیته، شرکت صنایع آموزشی (وابسته به آموزش و پژوهش)، ۱۳۸۵

۳- خدادادی، شهرام، راه اندازی موتورهای سه فاز و تک فاز، دوره سه جلدی، شرکت صنایع آموزشی (وابسته به وزارت آموزش و پژوهش)، ۱۳۸۴

۴- نظریان، فتح الله، مقاومت، سلف و خازن در جریان مستقیم، شرکت صنایع آموزشی (وابسته به وزارت آموزش و پژوهش)، ۱۳۸۴

۵- قیطرانی، فریدون؛ احمدی، عین الله؛ مظفری، حسین؛ همتایی، محمود و تجلی بور، مسعود؛ مبانی برق، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۸۶

۶- خدادادی، شهرام و نصیری سوادکوهی، شهرام، الکترونیک کاربردی، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران،

۱۳۸۷

۷- سید احمدی، پرویز و دیگران، مشخصات فنی عمومی و اجرای تأسیسات برقی کارهای ساختمانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، ۱۳۸۲

۸- رحمتی زاده، حسین، علومی، فریدون و نیکزاد، مسلم، کار کارگاهی، شرکت چاپ و نشر ایران، ۱۳۷۲

۹- محمد رضا کریمی، نعمت الله اعرابیان، سیستم‌های کنترل تأسیسات حرارتی و برودتی، انتشارات بهمن بنا

۱۰- ARI Refrigeration and Airconditioning; Uirconditioning and Refrigeration Istitute

۱۱- Robert Chatenever; Airconditioning and Refrigeration for Professional

۱۲- William C. Whitman; Refrigeration & Air conditioning Technology Delmar

