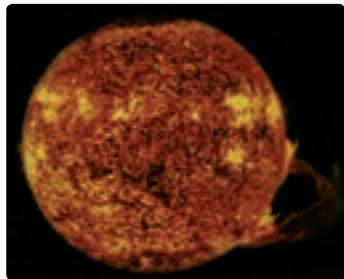


جريان الکتریکی و مدارهای جريان مستقیم




ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوی الکتریکی می‌دهد. این ولتاژ از سلول‌های بیولوژیک پولکی شکلی ماضل می‌شود که در واقع مثلاً یک باتری عمل می‌کند. شکل، تصویری از یک ماهی الکتریکی به نام تورپیدو را نشان می‌دهد. در زیر بالمهای این ماهی، پشتنهایی از هزاران تا از این سلول‌ها در چند صد دیف کنار هم قرار گرفته‌اند.

در فصل پیش با بار الکتریکی، میدان الکتریکی و اختلاف پتانسیل بین دو نقطه از میدان الکتریکی آشنا شدیم و به بررسی برهم کنش های بارهای الکتریکی در حالت سکون پرداختیم. در این فصل به **جربان های الکتریکی** می پردازیم که با شارش بارهای الکتریکی از یک ناحیه به ناحیه دیگر به وجود می آید.




شکل ۱-۲۴ یک زبانه خورشیدی حلقه عظیمی از الکترون ها و پروتون هاست که از سطح خورشید رو به بیرون آن امتداد دارد. برخی از زبانه های خورشیدی از هم می باشند و این ذرات باردار را به فضای پرتاب می کنند.

مثال های جربان های الکتریکی فراوان است؛ مثلاً انرژی مورد نیاز نمایشگرهای مانند تلفن همراه توسط باتری هایی تأمین می شود که از طریق سیم های رسانایی که در آنها بارهای الکتریکی در جربان اند به نمایشگر تلفن همراه شما متصل اند (شکل ۱-۲). فیزیولوژیست ها و مهندسان پزشکی با جربان های الکتریکی در رشته های عصبی ای سرو کار دارند که ماهیچه ها را کنترل می کنند. مهندسان برق با دستگاه های الکتریکی بی شماری از قبیل مولد های برق و دستگاه های ذخیره اطلاعات سر و کار دارند و مهندسان مخابرات نگران اختلالات ناشی از زبانه های خورشیدی (شکل ۲-۲) هستند.

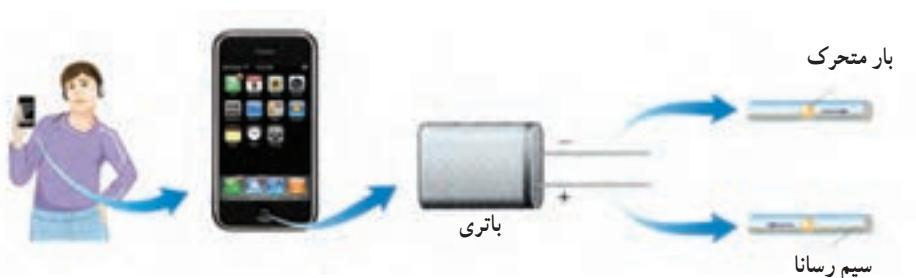


شکل ۱-۲۵ انرژی این نمایشگر تلفن همراه توسط بارهایی تأمین می شود که از طریق سیمی رسانا از باتری به نمایشگر منتقل می شوند.

در این فصل، درباره مبانی فیزیکی جربان های الکتریکی و مدارهای الکتریکی بحث می کنیم. با این پرسش شروع می کنیم که چرا هر بار متحرکی لزوماً جربان الکتریکی ایجاد نمی کند. در واقع برای اینکه جربان الکتریکی داشته باشیم باید یک انتقال خالص بار از یک سطح معین رخ دهد (شکل ۲-۳) که به این منظور نیاز به یک مولد الکتریکی از قبیل باتری داریم تا با ایجاد یک میدان الکتریکی، بارها را در راستای معینی به حرکت درآورد.

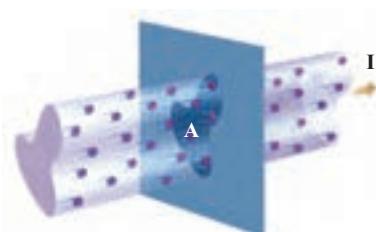

شکل ۱-۲۶ باریکه ای از بارهای مثبت از سطح مقطع A می گذرند و جربان I را ایجاد می کنند.

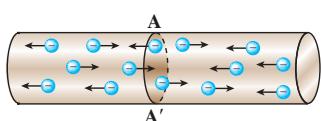


شکل ۱-۲۷ در نبود اختلاف پتانسیل شارش بار خالصی از مقطع معین AA' سیم نداریم.


۱-۲- جربان الکتریکی

هر چند جربان الکتریکی ناشی از شارش بارهای متحرک است، ولی همه بارهای متحرک جربان ایجاد نمی کنند. همان طور که گفتم، برای اینکه جربان الکتریکی داشته باشیم باید یک شارش خالص بار از یک سطح معین بگذرد. به این منظور سیمی فلزی را در نظر بگیرید. همان طور که در فیزیک ۱ و آزمایشگاه دیدیم الکترون های آزاد در طول یک سیم مسی وجود دارند ولی آنها با سرعت هایی از مرتبه 10^6 m/s به طور کاتوره ای در همه جهت ها حرکت می کنند و بنابراین، هیچ شارش خالص باری از مقطعی معین نداریم (شکل ۲-۴). از طرفی در فصل پیش دیدیم همه نقاط رسانای منزوی که به تعادل الکتروستاتیکی رسیده است، صرف نظر از اینکه بار اضافی داشته باشد یا نه، پتانسیل یکسانی دارد و میدان الکتریکی در تمام نقاط درون آن صفر است. بنابراین، گرچه الکترون های آزاد داریم، ولی هیچ

نیروی خالص الکتریکی بر آنها وارد نمی‌شود و درنتیجه، هیچ جریانی در رسانا وجود ندارد. اکنون سیمی رسانا را در نظر بگیرید که در تعادل الکتروستاتیکی است. بنابر آنچه که گفته شد همه نقاط این سیم، پتانسیل یکسانی دارد و جریانی در سیم وجود ندارد، ولی اگر به دو سر سیم یک باتری وصل کنیم، یک اختلاف پتانسیل در دو سر سیم و میدانی الکتریکی درون آن ایجاد می‌شود و باعث حرکت الکترون‌های آزاد در سیم و ایجاد جریان می‌شود (شکل ۲-۵). در واقع وقتی میدان الکتریکی را به فلز اعمال می‌کنیم، الکترون‌ها حرکت کاتورهای خود را قادری تغییر می‌دهند و با سرعتی متوسط موسوم به **سرعت سوق**^۱ در خلاف جهت میدان به طور بسیار آهسته‌ای سوق پیدا می‌کنند که این موجب جریان الکتریکی در رسانا می‌شود (شکل ۲-۶). سرعت سوق در یک رسانای فلزی معمولاً ۱mm/s است.

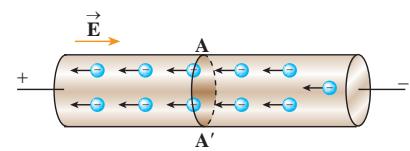

شکل ۲-۵ در حضور اختلاف پتانسیل، شارش بار خالص از مقطع AA' سیم، دیگر برابر صفر نیست.

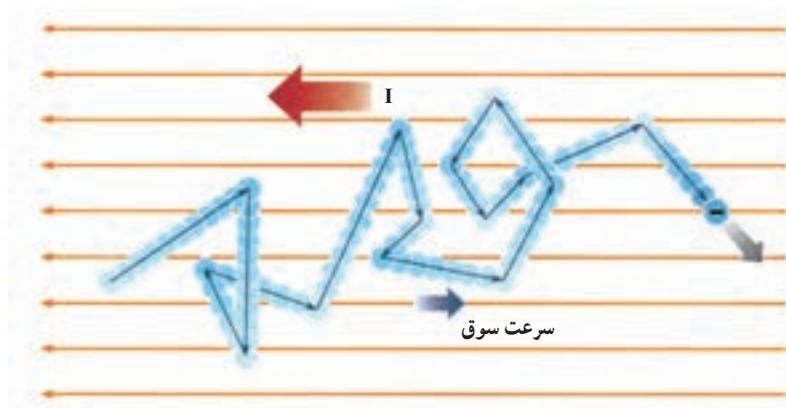

شکل ۲-۶ مسیر زیگزاگ یک الکtron آزاد در یک رسانای فلزی. در حضور میدان الکتریکی، این مسیر زیگزاگ در خلاف جهت میدان سوق می‌یابد.

فعالیت ۱-۲

سرعت سوق الکترون‌های آزاد در یک رسانا می‌تواند به کندی سرعت حرکت یک حلقون باشد. اگر سرعت سوق الکترون‌ها این قدر کم است، پس چرا وقتی کلید برق را می‌زنیم چراغ‌های خانه به سرعت روشن می‌شوند؟ راهنمایی: شیلنگ شفافی را در نظر بگیرید. وقتی شیر را باز می‌کنید، هنگامی که شیلنگ پر از آب است، آب بالا فاصله از سر دیگر شیلنگ جاری می‌شود؛ ولی اگر لکه‌ای رنگی را درون آب چکانده باشیم، می‌بینیم این لکه رنگی به آهستگی در آب حرکت می‌کند.

اکنون می‌خواهیم تعریفی برای جریان الکتریکی در یک رسانا ارائه کنیم. فرض کنید بار خالص Δq در بازه زمانی Δt از مقطعی از رسانا می‌گذرد. نسبت $\Delta q / \Delta t$ را **جریان الکتریکی متوسط** می‌گویند. اگر این آهنگ ثابت باشد، جریان برابر است با

$$I = \frac{\Delta q}{\Delta t} \quad (1-2)$$

^۱ drift velocity

در رابطه ۱-۲ بار الکتریکی (Δq) بر حسب کولن (C)، مدت زمان (Δt) بر حسب ثانیه (s) و جریان (I) بر حسب آمپر (A) است.

مثال ۱-۴



ولتاژ باتری یک ماشین حساب جیبی $V = ۳\text{V}$ است و وقتی ماشین حساب روشن است، این باتری باعث عبور جریان $I = ۱۷\text{mA}$ در آن می شود. اگر این ماشین حساب یک ساعت روشن باشد،

(الف) در این مدت چه مقدار بار از مدار می گذرد؟

(ب) باتری چقدر انرژی به مدار ماشین حساب می دهد؟

پاسخ: (الف) باری که در یک ساعت از مدار می گذرد با استفاده از رابطه ۱-۲


برابر است با

$$\Delta q = I(\Delta t) = (0.017 \times 10^{-3} \text{ A})(3/6 \times 10^3 \text{ s}) = 0.061 \text{ C}$$

(ب) انرژی ای که باتری به مدار می دهد بنابراین رابطه ۱-۲ $W = q\Delta V$ (W خارجی) چنین می شود :

$$W = 0.061 \text{ C} \times 3.0 \text{ V} = 0.18 \text{ J}$$

تمرین ۱-۱

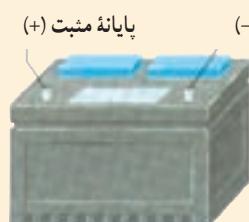

پایانه مثبت (+)

پایانه منفی (-)

در رابطه $I = \Delta q / \Delta t$ اگر I بر حسب آمپر و Δt بر حسب ساعت باشد یکای Δq ، آمپر-ساعت می شود. باتری خودروها یا گوشی های همراه عموماً با آمپر-ساعت آنها مشخص می شود و هرچه آمپر-ساعتی یک باتری بیشتر باشد حداکثر باری که باتری می تواند از مدار عبور دهد تا به طور این تخلیه شود، بیشتر است.

باتری استاندارد خودرویی، 5 Ah می دارد. اگر این باتری به طور متوسط جریان $A = 5\text{ A}$ را فراهم سازد، چقدر طول می کشد تا خالی شود؟

۱-۲- مقاومت رساناهای اهمی و عوامل مؤثر بر آنها

در فیزیک ۱ و آزمایشگاه دیدیم که مقاومت الکتریکی به صورت $R = V/I$ تعریف می شود.

و نیز دیدیم که برای برخی از مواد (از قبیل فلزات) جریان الکتریکی (I) تابعی خطی از اختلاف پتانسیل الکتریکی (V) است. به عبارت دیگر، این مواد اصطلاحاً از قانون اهم پیروی می کنند.

در این بخش به عوامل مؤثر در مقاومت چنین رساناهایی می پردازیم. بدین منظور آزمایش زیر را انجام می دهیم.


آزمایش ۷-۱

عوامل مؤثر بر مقاومت رسانای فلزی

وسایل آزمایش: منبع تغذیه، سیم رابط، سیم هایی از جنس تنگستن، نیکروم (یا آلیاژهای مختلف دیگر)، آمپرسنج، ولتسنج و کلید.

شرح آزمایش:

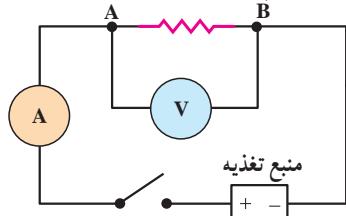۱- در مداری مطابق شکل زیر بین دو نقطه A و B قطعه ای با طول معین (مثلًاً ۱/۵ متر) از سیم تنگستن یا نیکروم را قرار دهید. پس از بستن کلید، اختلاف پتانسیل دو سر سیم را (بر حسب ولت) و جریانی که از مدار می گذرد را (بر حسب آمپر)، اندازه بگیرید. سپس با استفاده از تعریف مقاومت ($R = V/I$)، مقاومت قطعه سیم را (بر حسب اهم) به دست آورید و در جدول زیر ثبت کنید.



۲- آزمایش را اکنون با همان سیم تنگستن (یا نیکروم) اما با قطعه ای به طول $\frac{1}{2}$ یا $\frac{1}{3}$ طول قبلی انجام دهید و با اندازه گیری V و I مقاومت قطعه اخیر را به دست آورید. نتیجه را در جدول زیر ثبت کنید.

۳- حال آزمایش را با دو قطعه سیم هم طول و با سطح مقطع یکسان، یکی از جنس تنگستن و دیگری از جنس نیکروم تکرار کنید و نتیجه را در جدول زیر بنویسید.

$\frac{V}{I} = R$	V	I	A	سطح مقطع سیم	L	طول سیم	جنس سیم	شماره آزمایش


نتیجه های به دست آمده را با یکدیگر مقایسه کنید و به کلاس گزارش دهید.

۴- سرانجام با انجام دادن آزمایش با سیم های هم طول از یک جنس ولی با سطح مقطع های متفاوت، به همان ترتیب، مقاومت هریک از سیم ها را به دست آورید و نتیجه را در جدول بالا ثبت کنید.


آزمایش ۷-۲ نشان می دهد که مقاومت رسانای اهمی در دمای ثابت به طول، سطح مقطع و جنس رسانا بستگی دارد.

این آزمایش که با محاسبات نظری نیز تأیید می شود نشان می دهد اگر سطح مقطع سیم در تمام طول آن یکسان باشد (شکل ۷-۲)، مقاومت سیم از رابطه زیر به دست می آید :

$$R = \rho \frac{L}{A} \quad (2-2)$$

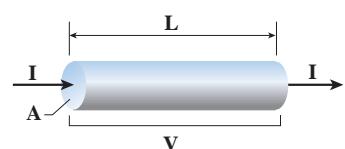

شکل ۷-۲ از سیمی به طول L و مقطع یکنواخت A، تحت اختلاف پتانسیل V، جریان I می گذرد.

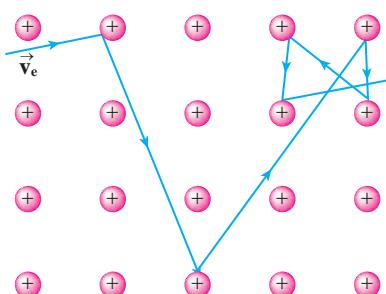

شکل ۲-۸ حرکت الکترون در داخل شبکه بلوری فلز. با افزایش دما، ارتعاشات شبکه و درنتیجه برخورد الکترون‌ها با شبکه افزایش می‌یابد.



شکل ۲-۹ عبور جریان از فیلامان تنگستنی موجب درخشش لامپ حبابی شده است.


که در آن L طول سیم برحسب متر (m)، A مساحت مقطع سیم برحسب مترمربع (m^2) و R مقاومت الکتریکی سیم برحسب اهم (Ω) است.

در این رابطه ρ کمیتی به نام **مقاومت ویژه** رساناست که برای رساناهایی که از قانون اهم پیروی می‌کنند فقط به جنس رسانا و دمای آن بستگی دارد. یکای ρ در این رابطه اهم. متر ($\Omega \cdot m$) است. مقاومت ویژه برخی مواد در دمای $20^\circ C$ در جدول ۱-۲ داده شده است.

تغییر مقاومت ویژه با دما : وقتی دمای یک رسانای فلزی افزایش می‌یابد ارتعاشات کاتورهای اتم‌ها و یون‌های آن نیز افزایش می‌یابد و موجب افزایش برخورد الکترون‌های آزاد با شبکه اتمی رسانای فلزی می‌شود (شکل ۲-۸) و به این ترتیب، مقاومت رسانا در برابر عبور جریان زیاد می‌شود؛ مثلاً در حالی که در کسری از یک ثانیه دمای یک فیلامان تنگستن ملتهب لامپ حبابی (شکل ۹-۲) تقریباً به $2000^\circ C$ می‌رسد، مقاومت آن با مضری حدود $10^\circ C$ افزایش می‌یابد. آزمایش نشان می‌دهد که مقاومت ویژه با دما تقریباً به طور خطی تغییر می‌کند (شکل ۲-۱۰). مقاومت ویژه برخی از فلزات را در محدوده‌ای از دما نشان می‌دهد. بنابراین، مقاومت ویژه رسانای فلزی در یک دمای مشخص با رابطه زیر به مقاومت ویژه آن در یک دمای مرجع (ρ_0) مربوط می‌شود.

$$\rho = \rho_0 [1 + \alpha(T - T_0)] \quad (3-2)$$

که در آن α ثابتی مثبت موسوم به **ضریب دمایی مقاومت ویژه** و $T - T_0$ اختلاف دما (برحسب $^\circ C$ یا K) نسبت به دمای مرجع است. یکای α در این رابطه K^{-1} (یا $1/^\circ C$) است. ضریب دمایی مقاومت ویژه برخی از مواد در جدول ۱-۲ داده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌کنید این ضریب برای نیمرساناهای منفی است. بنابراین، مقاومت ویژه نیمرساناهای با افزایش دما، کاهش می‌یابد.

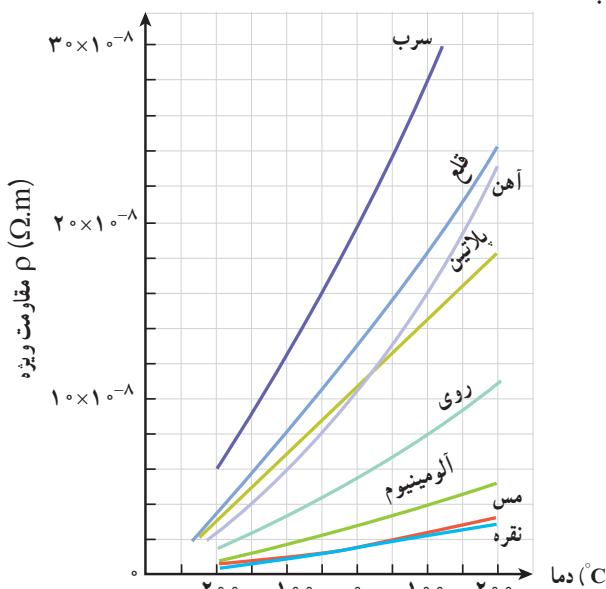


شکل ۲-۱۰ نمودار تقریبی مقاومت ویژه چند فلز در یک محدوده دمایی

جدول ۲-۱- مقاومت ویژه در دمای 20°C و ضریب دمایی مقاومت ویژه برخی از رساناهای نیمرسانانها

ضریب دمایی مقاومت ویژه α (K^{-1})	مقاومت ویژه ρ ($\Omega \cdot \text{m}$)	ماده
رسانای فلزی		
$4/1 \times 10^{-3}$	$1/62 \times 10^{-8}$	نقره
$4/3 \times 10^{-3}$	$1/69 \times 10^{-8}$	مس
$4/0 \times 10^{-3}$	$2/35 \times 10^{-8}$	طلاء
$4/4 \times 10^{-3}$	$2/75 \times 10^{-8}$	آلومینیم
$4/5 \times 10^{-3}$	$5/25 \times 10^{-8}$	تنگستن
$6/5 \times 10^{-3}$	$9/68 \times 10^{-8}$	آهن
$3/9 \times 10^{-3}$	$10/6 \times 10^{-8}$	پلاتین
نیکروم		
$4/0 \times 10^{-4}$	100×10^{-8}	$\text{Cu} \text{ درصد } 23, \text{Ni} \text{ درصد } 59, \text{Cr} \text{ درصد } 16$
نیمرسانا		
-5×10^{-4}	$3/5 \times 10^{-5}$	کربن
-5×10^{-2}	$0/46$	ژرمائیم
-7×10^{-2}	$2/5 \times 10^{-3}$	سیلیسیم خالص

مثال ۲-۲

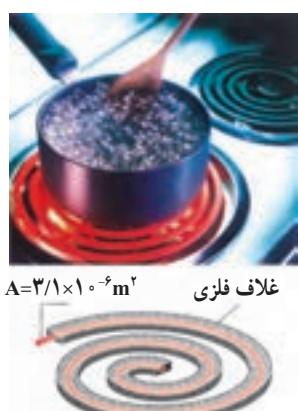

شکل رو به رو المنت یک اجاق برقی را نشان می‌دهد. این المنت شامل سیمی به طول $1/1\text{m}$ و سطح مقطع $3/1 \times 10^{-6}\text{m}^2$ است که داخل ماده عایقی قرار گرفته است که خود درون یک غلاف فلزی است. با عبور جریان، المنت داغ می‌شود. مقاومت ویژه ماده سازنده سیم در دمای 20°C برابر با $T_0 = 320^{\circ}\text{C}$ است و ضریب دمایی مقاومت ویژه آن $\alpha = 2/0 \times 10^{-3}\text{K}^{-1}$ است. مقاومت سیم در دمای 420°C چقدر است؟

پاسخ: مقاومت ویژه ρ را از رابطه $\rho = \rho_0 [1 + \alpha(T - T_0)]$ و مقاومت سیم المنت را از رابطه $R = \rho L/A$ به دست می‌آوریم:

$$\begin{aligned} \rho &= \rho_0 [1 + \alpha(T - T_0)] = (6/8 \times 10^{-5} \Omega \cdot \text{m}) [1 + (2/0 \times 10^{-3} \text{K}^{-1})(400 \text{K})] \\ &= 8/2 \times 10^{-5} \Omega \cdot \text{m} \end{aligned}$$

بنابراین، مقاومت سیم در دمای 42°C برابر است با

$$R = \rho \frac{L}{A} = (8 / 2 \times 10^{-5} \Omega \cdot \text{m}) \frac{(1 / 1\text{m})}{(3 / 1 \times 10^{-6} \text{m}^2)} = 29\Omega$$

مثال ۲-۳

دماسنجهای مقاومتی می‌توانند در دماهای بسیار بالا یا بسیار پایین که دماسنجهای معمولی کار نمی‌کنند، دما را اندازه بگیرند. در واقع از تغییر مقاومت الکتریکی با دما برای ساختن این دماسنجهای دقیق استفاده می‌شود. معمولاً در این دماسنجهای از پلاتین استفاده می‌کنند. زیرا پلاتین تقریباً دچار خوردگی نمی‌شود و نقطه ذوب بالایی دارد. فرض کنید در دمای 42°C مقاومت پلاتین یک دماسنجه مقاومتی 164Ω باشد. وقتی این دماسنجه در محلول خاصی قرار گیرد مقاومت آن 187Ω می‌شود. دمای این محلول چقدر است؟ (مقدار دقیق α برای پلاتین برابر $1.92 \times 10^{-3}\text{K}^{-1}$ است).

پاسخ: چون مقاومت R رابطه مستقیمی با مقاومت ویژه ρ دارد ($R = \rho L/A$)، آنگاه از رابطه ۲-۲ نتیجه می‌گیریم :

$$R = R_0 [1 + \alpha(T - T_0)]$$

$$\text{که در آن } R_0 = \rho \frac{L}{A} \text{ مقاومت سیم در دمای } 42^{\circ}\text{C} = 164\Omega \text{ است. با حل معادله بالا، برای } T \text{ خواهیم داشت:}$$

$$187\Omega = (164\Omega) \left[1 + (1.92 \times 10^{-3}\text{K}^{-1})(T - 42^{\circ}\text{C}) \right] \Rightarrow T = 55.8^{\circ}\text{C}$$

مطالعه آزاد

برخی از تجهیزات پزشکی، مسیر مستقیمی از جریان را به قلب فراهم می‌کنند. ولی این کار مثل یک شمشیر دو دم است. زیرا در این صورت جریان‌های خیلی کوچک نیز می‌توانند خطرآفرین باشند. مثلاً سوندهای را به منظورهای بسیاری در دستگاه گردش خون و گاهی هم در داخل خود قلب قرار می‌دهند. مقاومت خون و محلول‌های نیک ناچیز است، و البته رگ‌های خون نیز مسیرهای مستقیمی را به قلب فراهم می‌کنند و این به معنی آن است که یک ولتاژ اندک هم می‌تواند جریان‌های مرگباری تولید کند. پس، هر وسیله پزشکی که مسیر الکتریکی مستقیمی را به قلب فراهم می‌کند باید استانداردهای ایمنی سختی داشته باشد و به همین دلیل در مؤسسه‌های پزشکی استانداردهای شدیدی برای محدود ساختن جریان‌هایی وضع شده است که ممکن است تصادفاً از بدن بیمار عبور کنند.

۲-۳- برخی از استانداردهای مهندسی سیم‌ها

در استانداردهای مهندسی، سیم‌ها را بر حسب قطر و مساحت مقطع آنها نمره‌بندی می‌کنند و اندازه مقاومت‌های الکتریکی را با حلقه‌های رنگی کدگذاری می‌نمایند.

مطالعه آزاد

نمره‌بندی سیم‌ها

در سیم کشی‌ها برای عبور جریان‌های زیاد باید سیم‌های با ضخامت بزرگ‌تر را انتخاب کنیم. در صنعت تولید سیم، سیم‌ها را با ضخامت‌های معینی می‌سازند و معلوم می‌کنند هر سیم چه جریان بیشینه‌ای را می‌تواند تحمل کند. به هر سیم با ضخامت معین که مشخصی را اختصاص می‌دهند. جدول زیر برخی از این کدگذاری‌ها با جریان مجاز بیشینه هر سیم را بر اساس یکی از استانداردها نشان می‌دهد.

جدول ۲-۲- نمره‌بندی سیم‌های توپر مسی بر اساس استاندارد AWG*

جریان بیشینه مجاز	قطر سیم	نمره سیم	جریان بیشینه مجاز (آمپر)	قطر سیم (اینچ **)	نمره سیم
۹	۰/۰۲۸۴۶	۲۱	۳۸۰	۰/۴۶	۰۰۰۰
۷	۰/۰۲۵۳۵	۲۲	۳۲۸	۰/۰۹۶۵	۰۰۰
۴/۷	۰/۰۲۲۵۷	۲۳	۲۸۳	۰/۳۶۴۸	۰۰
۳/۵	۰/۰۲۰۱	۲۴	۲۴۵	۰/۳۲۴۸۵	۰
۲/۷	۰/۰۱۷۹	۲۵	۲۱۱	۰/۲۸۹۳	۱
۲/۲	۰/۰۱۵۹۴	۲۶	۱۸۱	۰/۲۵۷۶۳	۲
۱/۷	۰/۰۱۴۲	۲۷	۱۵۸	۰/۲۲۹۴۲	۳
۱/۴	۰/۰۱۲۶۴	۲۸	۱۲۵	۰/۲۰۴۳۱	۴
۱/۲	۰/۰۱۱۲۶	۲۹	۱۱۸	۰/۱۸۱۹۴	۵
۰/۸۶	۰/۰۱۰۰۲	۳۰	۱۰۱	۰/۱۶۲۰۲	۶
۰/۷	۰/۰۰۸۹۳	۳۱	۸۹	۰/۱۴۴۲۸	۷
۰/۵۳	۰/۰۰۷۹۵	۳۲	۷۲	۰/۱۲۸۴۹	۸
۰/۴۳	۰/۰۰۷۰۸	۳۳	۶۴	۰/۱۱۴۴۳	۹
۰/۳۳	۰/۰۰۶۳	۳۴	۵۵	۰/۱۰۱۸۹	۱۰
۰/۲۷	۰/۰۰۵۶۱	۳۵	۴۷	۰/۰۹۰۷۴	۱۱
۰/۲۱	۰/۰۰۵	۳۶	۴۱	۰/۰۸۰۸	۱۲
۰/۱۷	۰/۰۰۴۴۵	۳۷	۳۵	۰/۰۷۱۹۶	۱۳
۰/۱۳	۰/۰۰۲۹۶	۳۸	۲۲	۰/۰۶۴۰۸	۱۴
۰/۱۱	۰/۰۰۲۵۳	۳۹	۲۸	۰/۰۵۷۰۷	۱۵
۰/۰۹	۰/۰۰۲۱۴	۴۰	۲۲	۰/۰۵۰۸۲	۱۶
* American Wire Gauge			۱۹	۰/۰۴۵۲۶	۱۷
** 1 inch = ۲۵۴cm			۱۶	۰/۰۴۰۳	۱۸
			۱۴	۰/۰۳۵۸۹	۱۹
			۱۱	۰/۰۳۱۹۶	۲۰

سیم کشی منازل معمولاً با سیم های مسی نمره ۱۲ (قطر ۰.۸ mm اینچ یا معادل ۰.۵ mm) صورت می گیرد.
 مقاومت ۱۰ m از این سیم ها در دمای اتاق چقدر است؟

پاسخ: مساحت مقطع این سیم برابر است با :

$$A = \pi r^2 = \pi D^2 / 4 = (\pi / 4) (2 \times 0.5 \times 10^{-3} \text{ m})^2 / 4 = 3 / 30 \times 10^{-6} \text{ m}^2$$


از طرفی مقاومت ویژه سیم مسی در دمای 20°C با استفاده از جدول ۱-۲، $1/\rho L = 69 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$ و طول سیم مسی 100 m است. بنابراین، با استفاده از رابطه $R = \rho L / A$ برای مقاومت سیم مسی خواهیم داشت :

$$R = \rho \frac{L}{A} = (1 / 69 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}) \frac{(100 \text{ m})}{(3 / 30 \times 10^{-6} \text{ m}^2)} = 0.512 \Omega$$

أنواع مقاومت‌ها و كَدْگذارِي رنگِ مقاومت‌های کربنی : برخی از وسائل برقی مانند

گرم کن‌ها، لامپ‌های رشته‌ای، اتو و ... دارای مقاومت الکتریکی در برابر جربان هستند. در بسیاری از مدارها، به خصوص در وسائل الکترونیکی مقاومت‌ها برای کنترل جربان و ولتاژ استفاده می‌شوند. اندازه یک مقاومت می‌تواند کمتر از 1Ω تا میلیون‌ها 1 Ahm (مگا Ahm) باشد. انواع اصلی مقاومت‌ها بر دو نوع اند.

سیم نیکرومی بدوز
مغزی سرامیکی
غلاف سرامیکی

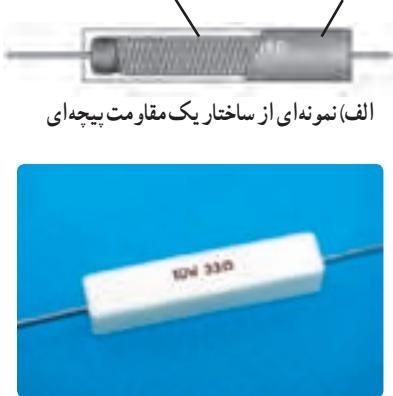

شکل ۱-۲

۱- مقاومت‌های پیچه‌ای^۱ شامل پیچه‌ای از یک سیم نازک هستند که معمولاً جنس آنها از آلیاژ‌هایی مانند نیکروم^۲ (آلیاژ نیکل و کرم) یا آلیاژ مس - نیکل - منگنز (که به آن منگانین^۳ می‌گویند) است. این پیچه‌ها عموماً به دور هسته‌ای از جنس سرامیک، پلاستیک یا شیشه پیچیده شده‌اند و در غلافی از جنس سرامیک قرار گرفته‌اند. شکل ۱۱-۲ نمونه‌ای از ساختار چنین مقاومت‌هایی را نشان می‌دهد.

با وجود اینکه این مقاومت‌ها قدیمی‌ترین نوع مقاومت‌ها است، امروزه همچنان تولید می‌شوند؛ زیرا می‌توانند برای حصول مقاومت‌های پایین بسیار دقیق و همچنین توان‌های بالا ساخته شوند.

یکی از انواع مشهور این نوع از مقاومت‌ها، رئوستا^۴ نام دارد که در مدارهای الکترونیکی پتانسیومتر^۵ نامیده می‌شود. این نوع مقاومت‌ها، متغیر هستند. یک رئوستا از سیمی با مقاومت ویژه نسبتاً زیاد ساخته شده است. این سیم روی استوانه‌ای نارسانا پیچیده شده و با استفاده از دکمه‌ای لغزنه که روی ریلی در بالای استوانه قرار دارد و انتهای آن با سیم در تماس است می‌تواند قسمت لخواهی از سیم را در مسیر جربان قرار دهد و بنابراین مقدار مقاومت را تغییر دهد و به این ترتیب جربان را در مدار تنظیم و کنترل کند. شکل ۱۲-۲ - الف طرحی از یک رئوستا و شکل ۱۲-۲ - ب نماد رئوستا (یا پتانسیومتر) در مدار الکتریکی و شکل ۱۲-۲ - پ شکلی واقعی از یک رئوستا و یک پتانسیومتر را نشان می‌دهد.

۱- wire wound resistor

۲- nichrome

۳- mangаниن

۴- Rheostat

۵- Potentiometer

جدول ۲-۳- کد رنگی مقاومت‌ها

رنگ	عدد	ضریب	تلرانس
سیاه	۰	۱	
قهوه‌ای	۱	۱۰۱	
قرمز	۲	۱۰۲	
نارنجی	۳	۱۰۳	
زرد	۴	۱۰۴	
سبز	۵	۱۰۵	
آبی	۶	۱۰۶	
بنفش	۷	۱۰۷	
خاکستری	۸	۱۰۸	
سفید	۹	۱۰۹	
طلایی		۱۰-۱	%۵
نقره‌ای		۱۰-۲	%۱۰
بی‌رنگ			%۲۰





رئوستا



پتانسیومتر


پ) شکل واقعی یک رئوستا یا پتانسیومتر

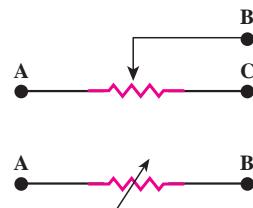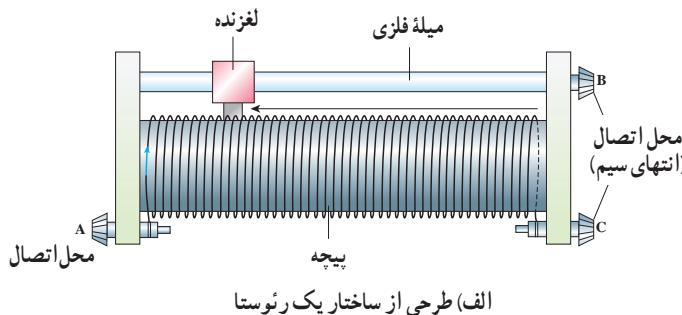


ب) نماد یک رئوستا یا پتانسیومتر در مدار الکتریکی

شکل ۲-۱۲

۲- مقاومت‌های ترکیبی^۱ که معمولاً از کرین، برخی نیمرساناهای، و یا فیلم‌های نازک فلزی ساخته شده‌اند که در داخل پوششی پلاستیکی قرار گرفته‌اند. کارخانه‌های سازنده، مقاومت‌های ترکیبی را در اندازه‌های خاص استانداردی تولید می‌کنند^۲. مقدار این مقاومت‌ها یا روی آنها نوشته می‌شود، یا عمدتاً به صورت کدی رنگی نشان داده می‌شود که با ۳ یا ۴ حلقه رنگی روی آنها مشخص شده است (شکل ۲-۱۲). هر رنگ معرف عددی است که در جدول ۲-۳-۳ داده شده است. دو حلقه اول به ترتیب رقم اول و رقم دوم مقاومت را نشان می‌دهند. رقم حلقه سوم ضریبی است به صورت ۱۰ⁿ که در ستون سوم جدول مشخص شده است. حلقه چهارم یک حلقه طلایی یا نقره‌ای است که تلرانس^۳ نامیده می‌شود و مقدار مجاز انحراف از مقدار دقیق مقاومت را بحسب درصد مشخص می‌کند. نبود نوار چهارم به معنای آن است که تلرانس ۲۰ درصد است (شکل ۲-۱۴). برای خواندن حلقه‌های رنگی، مقاومت را طوری به دست می‌گیریم که حلقه تلرانس در سمت راست قرار گیرد و بقیه حلقه‌ها را از سمت چپ به راست می‌خوانیم. مشخصه مهم دیگر یک مقاومت، یعنی توان الکتریکی است که مقاومت می‌تواند بدون آنکه بسوزد تحمل کند.

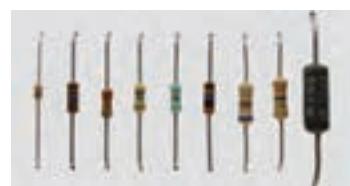

شکل ۲-۱۳ تصویری از تعدادی مقاومت ترکیبی

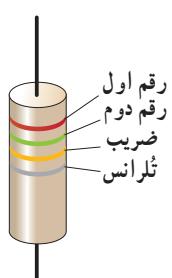

شکل ۲-۱۴ مقدار مقاومت‌های ترکیبی با کدهای رنگی مشخص می‌شود؛ مثلاً مقدار مقاومت شکل ۲۵kΩ با تلرانس ۱۰ درصد است.


۱-composition resistor

۲- اندازه استاندارد آنها عمدتاً به صورت زیر است:

$$R = (1/7, 2/7, 3/9, 4/7, 5/6, 6/8, 8/2, 10, 12, 15, 18, 22) \times 10^n \Omega$$

$$n = 1, 2, 3, 4, 5, 6$$

۳-tolerance

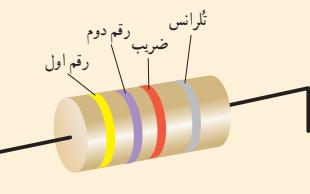

مقدار مقاومت نشان داده شده در شکل چقدر است؟

۴-۲-نیروی محرکه الکتریکی و مدارها

نیروی محرکه الکتریکی : اگر بخواهیم بارهای الکتریکی را از یک مقاومت الکتریکی عبور

دهیم، باید بین دو سر مقاومت یک اختلاف پتانسیل برقرار کنیم. در واقع برای این کار به یک پمپ یا تلمبه بار نیاز داریم تا جربانی ثابت از بارهای الکتریکی را برقرار کند. چنین وسیله‌ای که با انجام کار روی بار الکتریکی اختلاف پتانسیل را ثابت نگه می‌دارد منبع نیروی محرکه الکتریکی^۱ نامیده می‌شود. در واقع این وسیله با صرف انرژی، بارهای الکتریکی مثبت را از پتانسیل پایین‌تر به پتانسیل بالاتر سوق می‌دهد و سبب شارش آنها می‌شود. باتری‌ها، بیل‌های سوختی و مولدات الکتریکی از جمله منبع‌های نیروی محرکه الکتریکی هستند که در زندگی روزمره کاربرد فراوانی دارند. کار منبع نیروی محرکه الکتریکی مانند کار تلمبه‌ای است که آب را از سطح زمین یا عمق چاه به ارتفاع معین بالا می‌برد. به این ترتیب، آب انرژی پتانسیل لازم را برای جربان یافتن و انجام کاری معین کسب می‌کند. در داخل این وسیله‌ها منبع انرژی‌ای وجود دارد که با حرکت دادن بارهای مثبت در خلاف جهت میدان الکتریکی، روی آنها کار انجام می‌دهد. شکل ۱۵-۲ مشابه‌سازی را بین جربان آب در یک فرایند مکانیکی و حرکت بار در یک مدار الکتریکی نشان می‌دهد. در این شکل اشخاص نقش باتری را در مدار الکتریکی بازی می‌کنند و سقوط آب مشابه روش‌شنشدن لامپ مدار است.



شکل ۱۵-۲ مشابه‌سازی یک مدار الکتریکی با فرایندی مکانیکی که در آن آب به طور مکانیکی جربان می‌یابد.

اکنون مدار ساده الکتریکی شکل ۱۶-۲ را در نظر بگیرید. در هر بازه زمانی Δt ، بار Δq از هر مقطع این مدار (مثلاً aa') می‌گذرد. همین تعداد بار باید به پایانه با پتانسیل پایین تر منبع نیروی حرکه الکتریکی وارد شود و از پایانه با پتانسیل بالاتر آن خارج گردد. این وسیله باید کاری به اندازه ΔW روی بار Δq انجام دهد تا آن را در این مسیر به حرکت درآورد. کاری که منبع نیروی حرکه الکتریکی روی واحد بار الکتریکی مثبت انجام می‌دهد تا در مدار جریان یابد اصطلاحاً نیروی حرکه الکتریکی (emf) نامیده و با رابطه زیر تعریف می‌شود:

$$\mathcal{E} = \frac{\Delta W}{\Delta q} \quad (4-2)$$


به عبارت دیگر، نیروی حرکه الکتریکی یک منبع نیروی حرکه الکتریکی عبارت از کاری است که روی واحد بار مثبت انجام می‌شود تا از پایانه‌ای با پتانسیل کمتر به پایانه‌ای با پتانسیل بیشتر ببرد.^۱

یکای کمیت نیروی حرکه الکتریکی همان یکای اختلاف پتانسیل الکتریکی یعنی ولت (V) است ($1V = 1J/1C$) مثلاً اگر نیروی حرکه یک باتری $1/5V$ باشد به این معناست که باتری روی هر کولن باری که از آن می‌گذرد $1/5J$ کار انجام می‌دهد.


منابع نیروی حرکه الکتریکی آرمانی یا واقعی هستند. اگر پایانه‌های مثبت و منفی یک منبع نیروی حرکه را به ترتیب با a و b نمایش دهیم، اختلاف پتانسیل میان این دو پایانه برای یک منبع آرمانی برابر با نیروی حرکه الکتریکی آن وسیله است:

$$V_a - V_b = \mathcal{E} \quad (5-2)$$

ولی منبع آرمانی در واقعیت وجود ندارد و این منابع دارای مقاومتی داخلی (درونی) هستند. یعنی درون آنها مقاومتی در برابر حرکت داخلی بارها وجود دارد. بنابراین، وقتی جریان از این منابع بگذرد اختلاف پتانسیل بین پایانه‌های آنها برخلاف منابع آرمانی، متفاوت از نیروی حرکه الکتریکی خواهد شد. به این منابع نیروی حرکه، منبع نیروی حرکه واقعی می‌گویند و آنها را در مدارهای الکتریکی به دو صورت شکل ۱۷-۲ نشان می‌دهند که در آن r مقاومت داخلی منبع نیروی حرکه است. در بخش بعد رابطه اختلاف پتانسیل دو سر یک منبع نیروی حرکه واقعی را خواهیم دید.

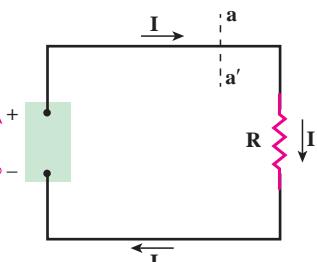

شکل ۲-۲ یک مدار ساده الکتریکی

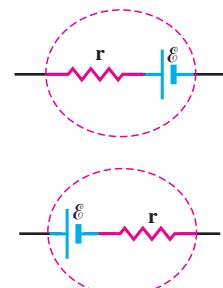

شکل ۴-۴ در مدارهای الکتریکی، منبع نیروی حرکه الکتریکی را به یکی از این دو صورت نمایش می‌دهند.


۱- توجه کنید که واژه نیروی حرکه الکتریکی واژه نامناسبی است؛ زیرا emf نیرو نیست، بلکه مانند پتانسیل یک کمیت انرژی بهازای واحد بار است. نماد نیروی حرکه الکتریکی \mathcal{E} است که فونت خاصی از حروف E یونانی می‌باشد.

آثار تخریبی الکتریسیته بر بدن انسان

آسیبی که الکتریسیته بر بدن وارد می کند ناشی از جریان است یا اختلاف پتانسیل؟ توجه کنید هرچند اختلاف پتانسیل باعث حرکت الکترون ها می شود، ولی این جریان است که به بدن آسیب می رساند. مقدار این جریان به مقاومت الکتریکی بدن بستگی دارد که عمدتاً ناشی از پوست است. هرچه پوست خشک تر باشد مقاومت بیشتری دارد، ولی اگر پوست خیس یا مرطوب باشد، زخمی سر باز داشته باشد و یا با کرمی پوشیده شده باشد، مقاومت کمتر می شود و مقدار خطرناکی از جریان می تواند از بدن شخص عبور کند. به همین ترتیب، اگر شخصی بر زمین خیس و یا در آب ایستاده باشد و بین نقطه ای از بدن او با منبع ولتاژ تماس خوبی برقرار شود، جریان نسبتاً زیادی از بدن وی عبور خواهد کرد. در این صورت حتی اگر ولتاژ کم هم باشد، جریان می تواند آن قدر زیاد باشد که موجب مرگ شود. از سوی دیگر اگر مقاومت الکتریکی منطقه تماس زیاد باشد و مثلاً شخص بر پایه های عایق ایستاده باشد، این خطر بسیار کم می شود.

دستگاه مرکزی اعصاب انسان در مقابل حادثه های الکتریکی بسیار آسیب پذیر است. اگر جریانی که در یک شوک الکتریکی از مغز می گذرد بزرگ باشد، حتی ممکن است منجر به یهوشی کامل و حتی در برخی موارد موجب فراموشی شود، به طوری که بیمار زمان های قبل از وقوع حادثه را نیز به یاد نمی آورد. معمولاً مرگ در اثر شوک الکتریکی به سبب ایست قلبی یا تنفسی روی می دهد.

مدار تک حلقه ای و افت پتانسیل در مقاومت : مدار ساده تک حلقه ای شکل ۲-۱۸

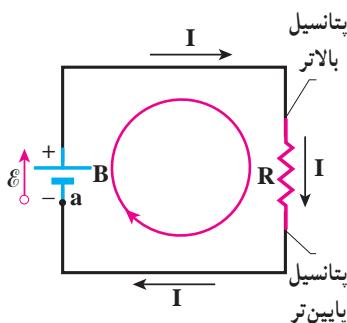

شکل ۲-۱۸ مدار تک حلقه ای که در آن مقاومت R به دو سر باتری آرمانی B بانیروی محركة \mathcal{E} بسته شده است. جریان I در کل مدار یکسان است.

را در نظر بگیرید. این مدار شامل باتری B با نیروی محركة \mathcal{E} ، مقاومت R ، و دو سیم رابط است. فرض کنید می خواهیم از نقطه a لخواهی شروع کنیم و مدار را به طور ذهنی در یک جهت دور بزنیم و هرجا با اختلاف پتانسیل ها مواجه شدیم آنها را به طور جبری جمع کنیم. اگر از نقطه a شروع کنیم نخست با باتری B مواجه می شویم. در فصل گذشته دیدیم که پتانسیل در جهت میدان کاهش می یابد. بنابراین، اگر مطابق شکل از پایانه منفی باتری به سمت پایانه مثبت آن حرکت کنیم برخلاف جهت میدان الکتریکی حرکت کرده ایم و پتانسیل الکتریکی افزایش می یابد. بنابراین، تغییر پتانسیل در باتری آرمانی برابر با $+V$ می شود. وقتی در طول سیم بالایی حرکت می کنیم، هیچ تغییر پتانسیل وجود ندارد؛ زیرا در بستن مدارها از سیمه های رابط با مقاومت ناچیز استفاده می شود و بنابراین می توان از تغییر پتانسیل در آنها چشم پوشی کرد. پس انتهای بالایی مقاومت همان پتانسیل پایانه بالایی باتری را دارد. وقتی از مقاومت می گذریم پتانسیل طبق رابطه $V = IR$ تغییر می کند، ولی توجه کنید پتانسیل باید کاهش یابد؛ زیرا ما از طرف پتانسیل بالاتر به سمت پتانسیل پایین تر حرکت کرده ایم. بنابراین، در شکل ما تغییر پتانسیل هنگام عبور از مقاومت برابر با $-IR$ است؛ یعنی اصطلاحاً در مقاومت **افت پتانسیل** رخ می دهد. اگر با حرکت در طول سیم پایینی به نقطه a باز گردیم چون مقاومت این سیم نیز ناچیز است باز تغییر پتانسیل نخواهیم داشت. با بازگشت به نقطه a پتانسیل دوباره برابر با پتانسیل در نقطه a می شود؛ یعنی می توان نوشت :

$$V_a + \mathcal{E} - IR = V_a$$

و با حذف V_a از دو طرف معادله بالا به رابطه زیر می‌رسیم:

$$\mathcal{E} - IR = 0$$

این رابطه نشان می‌دهد جمع جبری اختلاف پتانسیل‌ها در مدار تک حلقه‌ای ساده‌ما برابر با صفر است.

توجه کنید که اگر حلقه را در خلاف جهت نشان داده شده در شکل دور می‌زدیم به رابطه $\mathcal{E} + IR = 0$ می‌رسیدیم که همان رابطه بالاست. در حالت کلی جمع جبری اختلاف پتانسیل‌ها در هر حلقه – خواه مدار تک حلقه‌ای باشد یا چند حلقه‌ای – صفر است. به این قاعده، **قاعده حلقه** می‌گویند که اغلب به افتخار فیزیکدان آلمانی گوستاو راپرت کیرشهوف، قاعده حلقه یا قانون ولتاژ کیرشهوف نامیده می‌شود.

قاعده حلقة کیرشهوف: در هر دور زدن کامل حلقه‌ای از مدار، جمع جبری اختلاف پتانسیل‌های مدار باید برابر صفر باشد.

اکنون می‌خواهیم نشان دهیم که قاعده حلقه چیزی جز پایستگی انرژی نیست. به این منظور دو طرف رابطه $IR = \mathcal{E}$ را در $I\Delta t$ ضرب کنید. از آنجا به رابطه زیر می‌رسیم:

$$\mathcal{E}I\Delta t = I'R\Delta t$$

با توجه به اینکه $I\Delta t = \Delta q$ است و با استفاده از تعریف نیروی محرکه الکتریکی ($\mathcal{E} = \frac{\Delta W}{\Delta q}$) طرف چپ این معادله برابر با ΔW یا همان کاری است که باتری روی بار انجام داده است. از طرفی در کتاب فیزیک ۱ و آزمایشگاه دیدیم که توان الکتریکی مصرفی در رسانایی به مقاومت R برابر $I^2 R$ است. بنابراین، طرف راست معادله بالا در واقع مقدار انرژی‌ای است که در مقاومت به انرژی گرمایی تبدیل شده است. بنابراین رابطه بالا چیزی جز پایستگی انرژی نیست و انرژی تأمین شده توسط باتری آرمانی به صورت انرژی گرمایی در مقاومت ظاهر شده است.

اکنون اگر باتری آرمانی مدار ساده شکل ۱۸-۲ را با یک باتری واقعی که دارای مقاومت داخلی r است جایگزین کنیم (شکل ۱۹-۲)، با به کار بستن قاعده حلقه به رابطه زیر می‌رسیم:

$$\mathcal{E} - Ir - IR = 0$$

همچنین می‌توانیم اختلاف پتانسیل دوسر باتری را نیز به دست آوریم. اگر از نقطه a در جهت جریان

I به سمت نقطه b حرکت کنیم می‌توانیم با درنظر گرفتن اختلاف پتانسیل‌ها رابطه زیر را بنویسیم:

$$V_a + \mathcal{E} - Ir = V_b$$


و یا

$$(6-2)$$

$$V_b - V_a = \mathcal{E} - Ir$$


همان‌طور که دیدیم در رابطه ۶-۶، نیروی محرکه باتری و Ir افت پتانسیل درون باتری است.

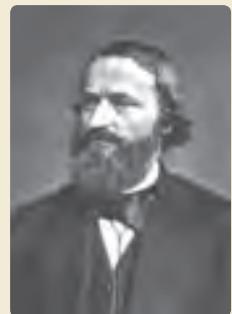تفاوت یک باتری نو و فرسوده در مقدار مقاومت داخلی آن است که ممکن است کمتر از 1Ω برای باتری نو، تا 1000Ω یا بیشتر برای باتری فرسوده باشد.



گوستاو کیرشهوف

گوستاو راپرت کیرشهوف در ۱۲ مارس سال ۱۸۴۴ میلادی (۱۲۰۳) هجری شمسی) در شهری واقع در غرب آلمان کنونی به دنیا آمد. کیرشهوف سهی اساسی در درک مدارهای الکتریکی، طیف‌نگاری، ترمودینامیک و تابش اجسام گرم داشته است. در واقع او نخستین کسی بود که واژه جسم سیاه را در سال ۱۸۶۲ به کار برد و دو قانون مهم در نظریه مدارهای الکتریکی و ترمودینامیک به افتخار او نام‌گذاری شده است. کیرشهوف قانون مدارهای الکتریکی خود را در سال ۱۸۴۵ در حالی بی‌رزی کرد که دانشجوی دانشگاه آلبرتسوس بود. او قانون تابش گرمایی خود را در سال ۱۸۵۹ پیشنهاد داد و در سال ۱۸۶۱ اثبات کرد. او سپس عازم دانشگاه هایدلبرگ شد و در آنجا کارهای بدیعی در طیف‌نگاری به انجام رسانید. کیرشهوف سرانجام در سال ۱۸۸۷ میلادی (۱۲۶۶) هجری شمسی) در سن ۶۳ سالگی در برلین دیده از جهان فرو بست.

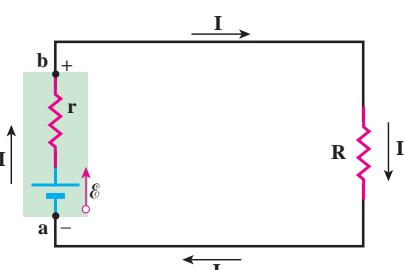

شکل ۱۹-۲ مدار تک حلقه‌ای شکل ۱۸-۲ که باتری آرمانی آن با یک باتری واقعی جایگزین شده است.

مثال ۲-۲

در مدار شکل ۱۹-۲ فرض کنید $\mathcal{E} = 12V$ ، $r = 2/\Omega$ و $R = 4/\Omega$ باشد.

الف) جریان عبوری از مدار چقدر است؟

ب) اختلاف پتانسیل دوسر باتری را محاسبه کنید.

پاسخ: براساس آنچه که در متن درس آمده است، در حل مسئله‌های مدار تک حلقه‌ای همواره دو دستورالعمل زیر را به کار

می‌بندیم :

۱- هرگاه در مدار در جهت جریان از مقاومت R یا r بگذریم، پتانسیل به اندازه IR یا iR کاهش می‌یابد و اگر در خلاف جهت جریان حرکت کنیم پتانسیل به همان اندازه‌ها افزایش می‌یابد.

۲- جهت نیروی حرکة الکترونیکی باتری‌ها همواره از پایانه منفی به طرف پایانه مثبت است، بنابراین هرگاه از پایانه منفی به طرف پایانه مثبت حرکت کنیم پتانسیل به اندازه نیروی حرکة الکترونیکی باتری افزایش می‌یابد و اگر در خلاف این جهت (یعنی از پایانه مثبت به منفی) حرکت کنیم پتانسیل به اندازه نیروی حرکة باتری کاهش می‌یابد.

الف) اگر مدار را در جهت جریان نشان داده شده پیماییم براساس آنچه گفته شد، در یک حلقه کامل با استفاده از قاعده

حلقه داریم :

$$\mathcal{E} - Ir - IR = 0$$

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R + r} = \frac{12V}{4/\Omega + 2/\Omega} = 2/A$$

و در نتیجه


ب) اختلاف پتانسیل دوسر باتری برابر است با

$$V_b - V_a = \mathcal{E} - Ir = 12V - (2/A)(2/\Omega) = 8V$$

تمرین ۲-۲

مثال ۲-۵ را با حرکت در خلاف جهت جریان نشان داده شده حل و نتیجه را با پاسخ مثال مقایسه کنید.

مثال ۴-۲

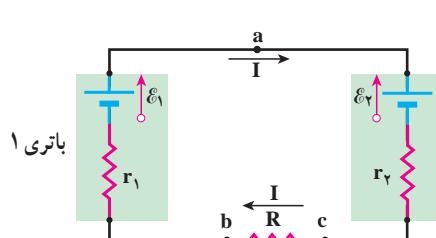

مدار شکل رو به رو را در نظر بگیرید. مقادیر نیروهای حرکة الکترونیکی و مقاومت‌های مدار عبارت اند از :

$$E_1 = 8/\Omega, E_r = 2/\Omega, r_1 = 2/\Omega, r_2 = 1/\Omega \text{ و } R = 8/\Omega$$

الف) جریان عبوری از مدار چقدر است؟

ب) اختلاف پتانسیل دوسر باتری‌های ۱ و ۲ را محاسبه کنید.

پاسخ : الف) با استفاده از دستورالعمل‌های حل مدارهای تک حلقه‌ای مسئله را حل می‌کنیم. گرچه لازم نیست که جهت جریان I را بدانیم، ولی می‌توانیم آن را با مقایسه نیروهای محرکه الکتریکی دو باتری تعیین کنیم؛ چون $E_1 > E_2$ است جهت جریان را باتری ۱ تعیین می‌کند. بنابراین، جهت جریان مطابق شکل، ساعتگرد است. در نتیجه با حرکت پاد ساعتگرد از نقطه a داریم :

$$V_a - E_1 + Ir_1 + IR + Ir_2 + E_2 = V_a$$

و از آنجا

$$I = \frac{E_1 - E_2}{r_1 + R + r_2} = \frac{\Delta / \text{V}}{2 / \Omega + \Delta / 5\Omega + 1 / 5\Omega} = \Delta / 5\Omega$$

ب) اختلاف پتانسیل بین دوسر باتری ۱ را با حرکت از نقطه b به سمت نقطه a بدست می‌آوریم :

$$V_b - Ir_1 + E_1 = V_a$$

در نتیجه

$$V_a - V_b = E_1 - Ir_1 = \Delta / \text{V} - (\Delta / 5\Omega)(2 / \Omega) = \Delta / 8\Omega$$

و برای محاسبه اختلاف پتانسیل دوسر باتری ۲ از نقطه c به سمت نقطه a حرکت می‌کنیم :

$$V_c + Ir_2 + E_2 = V_a$$

در نتیجه

$$V_a - V_c = E_2 + Ir_2 = \Delta / \text{V} + (\Delta / 5\Omega)(1 / 5\Omega) = \Delta / 8\Omega$$

یک مثال عملی از چنین مسئله‌ای شارژ شدن باتری خودرو (باتری ۲) توسط یک مولد خارجی (باتری ۱) است.

۲-۵- توان در مدارهای الکتریکی

اکنون می‌خواهیم رابطه‌هایی برای انرژی و توان در مدارهای الکتریکی بدست آوریم. جعبه‌شکل ۲-۵-

یک عنصر مداری را نشان می‌دهد که می‌تواند باتری، مقاومت یا هرچیز دیگری باشد که اختلاف پتانسیلی

بین پایانه‌های آن برقرار است. فرض کنید بار Δq در مدت زمان Δt تحت اختلاف پتانسیل $\Delta V = V_b - V_a$

از پایانه a به پایانه b این جزء مدار برود. در فصل پیش دیدیم کار نیروی خارجی برای چنین انتقالی برابر

با $W = (\Delta q)(\Delta V)$ است. از طرفی توان الکتریکی، آهنگ انجام این کار است :

$$P = \frac{W}{t} = \frac{(\Delta q)(\Delta V)}{\Delta t} = \left(\frac{\Delta q}{\Delta t} \right) \Delta V = I \Delta V$$


$$P = I \Delta V \quad (7-2)$$

در این رابطه، توان (P) بر حسب وات (W)، جریان (I) بر حسب آمپر (A) و اختلاف پتانسیل (ΔV)

بر حسب ولت (V) است. توجه کنید این رابطه هم برای منع نیروی محرکه (مثلاً باتری) و هم برای وسیله

صرف کننده (مثلاً مقاومت یک دستگاه الکتریکی) برقرار است. در ادامه، توان الکتریکی مصرفی در

مقاومت و توان الکتریکی خروجی یک منبع نیروی محرکه را بررسی می‌کنیم.

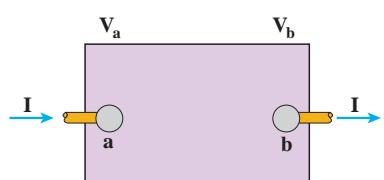

شکل ۷-۲. یک جزء مدار که اختلاف

پتانسیلی بین دوسر آن برقرار است.

$$P = I(V_b - V_a)$$

این جزء، به مدار انرژی می‌دهد $\Rightarrow P > 0$ اگر

این جزء، از مدار انرژی می‌گیرد $\Rightarrow P < 0$ اگر

توان الکتریکی مصرفی در یک مقاومت : همان‌طور که گفته‌یم رابطه ۷-۲ برای مقاومت‌های الکتریکی نیز برقرار است. برای محاسبه مقدار توان مصرفی کافی است در این رابطه به جای ΔV از رابطه تعريف مقاومت ($R = \Delta V/I$) استفاده کنیم :

$$P_{\text{مصرفی}} = |P| = |I\Delta V| = |I(RI)| = RI^2 = \frac{(\Delta V)^2}{R}$$

در نتیجه :

$$P_{\text{مصرفی}} = RI^2 \quad (8-2)$$

$$P_{\text{مصرفی}} = \frac{(\Delta V)^2}{R} \quad (9-2)$$

در برخی از کتاب‌ها، مرسوم است که رابطه ۹-۲ را به صورت $V^2/R = P_{\text{مصرفی}}$ نویسنده که در آن V همان اختلاف پتانسیل دوسر مقاومت است.

فعالیت ۷-۲

تحقیق کنید چرا در خطوط انتقال برق، انرژی الکتریکی به جای اینکه با جریان بالا و ولتاژ پایین انتقال یابد با ولتاژ بالا و جریان پایین منتقل می‌شود.

راهنمایی : به تفاوت توان تولیدی و توان مصرفی بیندیشید.

فعالیت ۷-۳



- (الف) با یک اهم‌متر، مقاومت رشتہ سیم داخل لامپ ۱۰۰ واتی خاموش را اندازه‌گیری کنید. سپس با استفاده از رابطه ۹-۲ و با داشتن مشخصات روی لامپ، مقاومت آن را در حالت روشن محاسبه کنید. نتیجه محاسبه را با مقدار اندازه‌گیری مقایسه کنید و نتیجه را پس از بحث گروهی گزارش دهید.
- (ب) اکنون با استفاده از نتیجه به دست آمده دمای رشتہ سیم داخل لامپ را در حالت روشن برآورد کنید (رشته سیم لامپ از جنس تنگستن است که ضرب دمایی آن در جدول ۱-۲ داده شده است).

توان خروجی منبع نیروی محرکه : همان‌طور که گفته‌یم رابطه ۷-۲ ($P = I\Delta V$) برای منابع نیروی محرکه مانند باتری نیز برقرار است. از طرفی اختلاف پتانسیل دوسر یک باتری واقعی را در بخش پیش به دست آوردمی و دیدیم که برای شکلی مانند شکل ۲۱-۲ به صورت $Ir - E$ می‌شود. با قرار دادن این

اختلاف پتانسیل در رابطه توان الکتریکی خواهیم داشت :


$$P_{خروجی} = P = I(E - Ir) = EI - rI^2$$

$$P_{خروجی} = EI - rI^2 \quad (1-2)$$

اکنون می خواهیم بدانیم معنای جمله های EI و rI^2 چیست. ساده تر آن است که نخست جمله دوم را تفسیر کنیم. همان طور که پیش تر دیدیم این جمله توان مصرفی در یک مقاومت است که در اینجا مقاومت درونی باتری است. بنابراین، rI^2 آنگ اتفاف انرژی الکتریکی در مقاومت داخلی منبع نیروی محرکه است. اکنون به تفسیر جمله اول (EI) می پردازیم. دیدیم که نیروی محرکه الکتریکی طبق رابطه $1-2$ برابر با $E = \Delta W / \Delta q$ است و از طرفی جریان از رابطه $I = \Delta q / \Delta t$ به دست می آید. بنابراین داریم :


$$EI = \left(\frac{\Delta W}{\Delta q} \right) \left(\frac{\Delta q}{\Delta t} \right) = \frac{\Delta W}{\Delta t}$$

که این همان توان تولیدی منبع نیروی محرکه است. بنابراین، توان خروجی منبع شکل ۲۱-۲ تفاضل توان تولیدی منبع از توانی است که در مقاومت داخلی منبع نیروی محرکه مصرف می شود.

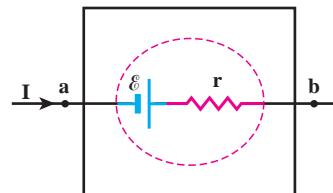

شکل ۲۱-۲ توان خروجی از باتری
شکل از رابطه $P = (V_b - V_a)I$ به دست می آید.

مثال ۷-۴

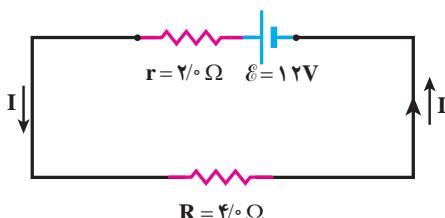

برای مدار نشان داده شده در شکل، توان خروجی باتری و توان مصرفی در مقاومت را محاسبه کنید.

پاسخ: نخست، جریان را با استفاده از قاعده حلقه به دست می آوریم :

$$I = \frac{E}{R+r} = \frac{12V}{4.0\Omega + 2.0\Omega} = 2.0A$$

اکنون توان الکتریکی خروجی از باتری با استفاده از رابطه $1-2$ چنین می شود :

$$P_{خروجی} = EI - rI^2 = (12V)(2.0A) - (2.0\Omega)(2.0A)^2 = 16W$$

توان الکتریکی مصرفی در مقاومت R اهمی با استفاده از رابطه $2-8$ برابر است با

$$P_{مصرفی} = RI^2 = (4.0\Omega)(2.0A)^2 = 16W$$

که همان طور که انتظار داشتیم با توان خروجی باتری برابر است.

مثال ۸-۴

در مثال ۲-۶ توان هریک از اجزای مدار را محاسبه کنید.

پاسخ: توان مصرفی در مقاومت $R = 8/5\Omega$ با استفاده از رابطه $2-8$ چنین می شود :

$$P_{مصرفی} = RI^2 = (8/5\Omega)(0.5A)^2 = 2.1W$$

که در آن از $I = 0.5A$ استفاده کرده ایم.

توان خروجی باتری 1 را با استفاده از رابطه $2-1$ محاسبه می کنیم :

$$P_{\text{خروجی}} = \mathcal{E}_1 I - r_1 I^2 = (\mathcal{E}_1 / 0.5V) (0.5A) - (2 / 0.5\Omega) (0.5A)^2 = 3 / 5W$$

اما توان باتری ۲ از رابطه $V_a - V_c = \mathcal{E}_2 + Ir_2$ به دست نمی‌آید، چرا که همان طور که دیدیم اختلاف پتانسیل دوسر باتری ۲ از رابطه $V_a - V_c = \mathcal{E}_2 + Ir_2$ می‌شود. بنابراین، مقدار (قدر مطلق) توان ورودی به باتری ۲ چنین می‌شود:

$$\begin{aligned} P_{\text{ورودی}} &= |P| = |I\Delta V| = I(\mathcal{E}_2 + Ir_2) = \mathcal{E}_2 I + r_2 I^2 \\ &= (2 / 0.5V) (0.5A) + (1 / 0.5\Omega) (0.5A)^2 = 1 / 4W \end{aligned}$$


این همان اتفاقی است که هنگام اتصال یک باتری به شارژر روی می‌دهد. شارژر به باتری انرژی الکتریکی می‌دهد. بخشی از این انرژی به انرژی شیمیایی تبدیل می‌شود و بقیه آن در مقاومت درون باتری تلف می‌شود و باتری را گرم می‌کند.

همان‌طور که انتظار داریم این نتیجه همچنین با پایستگی انرژی سازگار است:

$$R_{\text{توان خروجی باتری ۱}} = T_{\text{توان ورودی باتری ۲}} + T_{\text{توان مصرفی مقاومت}}$$

$$2/1W + 1/4W = 2/5W$$

۶-۲ به هم بستن متواالی مقاومت‌ها

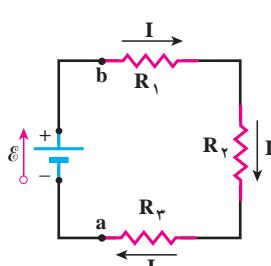

شکل ۲۲-۲ سه مقاومت را نشان می‌دهد که به‌طور متواالی به یک باتری آرمانی با نیروی محرکه الکتریکی E بسته شده‌اند. توجه کنید واژه «متواالی» ربط چندانی به چگونگی رسم مقاومت‌ها ندارد.

«متواالی» به معنای بسته شدن مقاومت‌ها یکی پس از دیگری است به‌طوری که هیچ انشعابی بین آنها وجود نداشته باشد و اختلاف پتانسیل V به دوسر این مجموعه از مقاومت‌ها اعمال شده باشد. در بستن متواالی مقاومت‌ها از همه مقاومت‌ها جریان یکسان I عبور می‌کند. مقاومت‌هایی را که به‌طور متواالی بسته شده‌اند می‌توان با یک مقاومت معادل R_{eq} جایگزین کرد که دارای همان جریان I و اختلاف پتانسیل کل اعمال شده به دوسر مجموعه مقاومت‌های است. بنابراین، در اینجا به دو صورت می‌توان عمل کرد که البته معادل یکدیگرند. یکی آنکه اختلاف پتانسیل کل را برابر با مجموع اختلاف پتانسیل‌های مقاومت‌ها درنظر بگیریم:

$$V = E = V_1 + V_2 + V_3$$

یا اینکه قاعده حلقه را به کار گیریم و مثلاً با حرکت در جهت جریان I و با شروع از نقطه a دوباره به آن نقطه بازگردیم. در این صورت داریم:

$$V_a + E - IR_1 - IR_2 - IR_3 = V_a$$

و در نتیجه

و از آنجا جریان I چنین می‌شود:

$$E = IR_1 + IR_2 + IR_3$$

$$I = \frac{E}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$R_{\text{eq}} = R_1 + R_2 + R_3$$

شکل ۲۲-۳ مدار معادل شکل ۲۲-۲ که در آن سه مقاومت با مقاومت R_{eq} جایگزین شده است.

بنابراین، با تعریف مقاومت معادل


شکل ۲۲-۲ به مدار معادل شکل ۲۳-۲ تبدیل می‌شود. بدیهی است که اگر به جای سه

مقاومت n متوالی داشته باشیم مقاومت معادل آنها از رابطه زیر به دست می آید :

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n \quad (11-2)$$

توجه کنید وقتی مقاومت ها به طور متوالی بسته شده اند مقاومت معادل آنها بزرگ تر از مقاومت هر یک از آنها است و نیز توان الکتریکی مصرفی مقاومت معادل با مجموع توان های الکتریکی مصرفی هر یک از آنها برابر است.

مثال ۱۱-۲

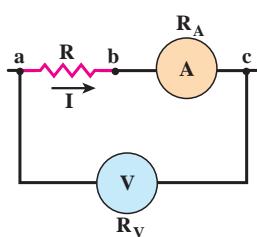

شکل روبرو مداری را برای اندازه گیری مقاومت مجھول R نشان می دهد. توجه کنید که مقاومت یک ولت سنج واقعی باید خیلی بزرگ باشد تا قرار گرفتن آن در مدار، ولتاژ اجزای مدار را به طور محسوسی تغییر ندهد. همچنین مقاومت یک آمپرسنج واقعی باید خیلی ناچیز باشد تا قرار گرفتن آن در مدار به طور محسوسی جریان اجزای مدار را تغییر ندهد.
 فرض کنید در این مدار ولت سنج $V = 12\text{V}$ و آمپرسنج $A = 100\text{A}$ را نشان دهد. مقاومت ولت سنج $R_V = 100\Omega$ و مقاومت آمپرسنج $R_A = 2\Omega$ است. (الف) مقاومت R و (ب) توان مصرفی در این مقاومت چقدر است؟

پاسخ : (الف) مقاومت های R و R_A به طور متوالی به هم بسته شده اند و اختلاف پتانسیل دوسر آنها برابر با $V = 12\text{V}$ است.
 با توجه به اینکه آمپرسنج جریان $A = 100\text{A}$ را نشان می دهد و به طور متوالی به مقاومت R بسته شده است، جریان عبوری از این دو مقاومت نیز برابر $A = 100\text{A}$ است:

$$R_{eq} = \frac{V}{I} = \frac{12\text{V}}{100\text{A}} = 12\Omega$$

با توجه به اینکه $R_A = 2\Omega$ است مقاومت مجھول برابر با $R = 118\Omega$ می شود.

همان طور که ملاحظه می شود اندازه مقاومت آمپرسنج در مقابل مقاومت های دیگر بسیار اندک است و به همین دلیل در سیاری از مدارها از مقاومت آمپرسنج صرف نظر می شود.

(ب) توان مصرفی در این مقاومت را می توان از رابطه $P = RI^2$ بدست آورد :

$$P = RI^2 = (118\Omega)(100\text{A})^2 = 118\text{W}$$

۱۱-۳-مدارهای چندحلقه‌ای و به هم بستن موازی مقاومت‌ها


قاعدة انشعب کیرشهوف : شکل ۱۱-۳ مداری را نشان می دهد که شامل بیش از یک حلقه

است. برای سادگی فرض می کنیم باتری ها آرمانی باشند. دو انشعب در نقطه های b و a این مدار وجود دارد و سه شاخه این انشعب ها را به هم وصل می کند. جریان در این سه شاخه I_1 , I_2 و I_3 است که جهت آنها به طور اختیاری انتخاب شده است. برای حل این مدار (یعنی یافتن جریان های I_1 , I_2 و I_3) به سه معادله نیاز داریم. اگر حلقه سمت چپ را به طور پاد ساعتگرد از نقطه b بیمامیم، قاعدة حلقه چنین می شود :

$$\mathcal{E}_1 - I_1 R_1 + I_3 R_3 = 0$$

و اگر حلقه سمت راست را به طور پاد ساعتگرد از نقطه b بیمامیم، قاعدة حلقه چنین می شود :

$$-I_3 R_3 - I_2 R_2 - \mathcal{E}_2 = 0$$

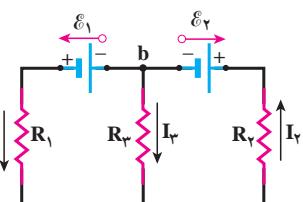

شکل ۱۱-۳ یک مدار چندحلقه‌ای که شامل سه شاخه است.

بنابراین، می‌بینیم برای حل کامل مدار به یک معادله دیگر نیاز داریم. این معادله را از قاعده‌ای به نام قاعده انشعاب یا قاعده جربان‌های کیرشهوف بدست می‌آوریم. بنا براین قاعده مجموع جربان‌های ورودی به هر انشعاب (گره) باید برابر با مجموع جربان‌هایی باشد که از آن انشعاب (گره) خارج می‌شوند.

قاعده انشعاب کیرشهوف: مجموع جربان‌هایی که به هر نقطه انشعاب (گره) مدار وارد می‌شود برابر با مجموع جربان‌هایی است که از آن نقطه انشعاب (گره) خارج می‌شود.

این قاعده، در واقع بیانی از اصل پایستگی بار است. به عبارتی دیگر در یک نقطه انشعاب، نه باری ایجاد می‌شود و نه از بین می‌رود.


بنابراین، اگر قاعده انشعاب را مثلاً برای نقطه a بنویسیم با توجه به جهت جربان‌های اختیاری

خواهیم داشت :

$$I_1 + I_2 = I_r$$

اکنون سه معادله و سه مجهول داریم و می‌توانیم جربان‌های مجهول I_1 , I_2 و I_r را بیابیم.

مثال ۱۰

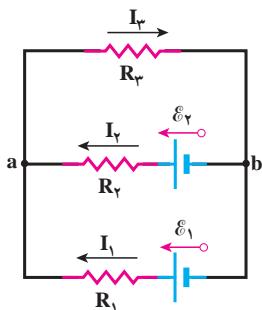

در مدار شکل رو به رو مقاومت‌ها عبارت‌اند از :

$$R_1 = 1\Omega, R_r = 2\Omega \text{ و } R_2 = 1\Omega$$

و نیروی حرکت الکتریکی باتری‌ها (که آرمانی فرض شده‌اند) عبارت‌اند از :

$$E_1 = 4V \text{ و } E_r = 7V$$

اگر جهت جربان‌ها را مطابق شکل فرض کیم، مقدار جربان‌ها را به دست آورید.

پاسخ : نخست قاعده اختلاف پتانسیل‌ها را برای حلقه‌های بالای و پایینی به کار

می‌گیریم. اگر حلقه بالای را به طور ساعتگرد از نقطه a بیماییم، خواهیم داشت :

$$-I_r R_r + E_r - I_r R_2 = 0$$

یا

$$-I_r(2\Omega) + 7V - I_r(2\Omega) = 0$$

در نتیجه

$$I_r(2\Omega) + I_r(1\Omega) = 7V \quad (1)$$

و اگر حلقه پایینی را به طور ساعتگرد از نقطه a بیماییم، خواهیم داشت :

$$+I_r R_2 - E_r + E_1 - I_1 R_1 = 0$$

یا

$$+I_r(2\Omega) - 7V + 4V - I_1(1\Omega) = 0$$

در نتیجه

$$-I_1(1\Omega) + I_r(2\Omega) = 3V \quad (2)$$

از طرفی، از قاعده جربان‌ها در نقطه انشعاب (گره) a داریم :

$$I_1 + I_2 = I_r \quad (3)$$

I_2 را در معادله (1) با استفاده از معادله (3) با $I_r + I_1$ جایگزین می‌کنیم. در این صورت خواهیم داشت :

$$2I_2 + (I_1 + I_2) = I_1 + 3I_2 = 7 \quad (4)$$

با حل دستگاه دو معادله‌ای شامل معادله‌های (۲) و (۴)

$$\begin{cases} -I_1 + 2I_2 = 3 \\ I_1 + 3I_2 = 7 \end{cases}$$

از آنجا $I_2 = 2A$ و $I_1 = 1A$ می‌شود. اکنون با استفاده از معادله (۳) جریان I_3 را بدست می‌آوریم :

$$I_3 = I_1 + I_2 = 1A + 2A = 3A$$

بستن مقاومت‌ها به صورت موازی : شکل ۲۵-۲ یک مدار الکتریکی را نشان می‌دهد که

سه مقاومت به صورت موازی به یک باتری آرمانی با نیروی محرکه الکتریکی E بسته شده‌اند. توجه کنید وازه «موازی» ارتباط چندانی به چگونگی رسم مقاومت‌ها ندارد؛ بلکه «به صورت موازی» به معنای آن است که یک سر مقاومت‌ها مستقیماً به یکدیگر و سر دیگر آنها نیز مستقیماً به هم وصل شده است و اختلاف پتانسیل یکسان V به دوسر این مقاومت‌ها اعمال شده است. بنابراین، هریک از مقاومت‌ها دارای اختلاف پتانسیل یکسان V در دوسر خود است؛ یعنی :

$$V = E = V_1 = V_2 = V_3$$

مجموعه مقاومت‌هایی که به این روش متصل شده‌اند را می‌توان با یک مقاومت معادل R_{eq} جایگزین کرد که دارای همان اختلاف پتانسیل V و جریان کلی است که از مقاومت‌ها می‌گذرد. برای یافتن عبارتی برای R_{eq} نخست از قاعده انشعاب (قاعده جریان‌های) کیوشوف استفاده می‌کنیم. اگر این قاعده را برای نقطه a شکل به کار گیریم خواهیم داشت :

$$I = I_1 + I_2 + I_3$$

از طرفی، از تعریف مقاومت می‌توانیم جریان‌های عبوری از هریک از مقاومت‌هارا بدست آوریم :

$$I_1 = \frac{V}{R_1}, \quad I_2 = \frac{V}{R_2}, \quad I_3 = \frac{V}{R_3}$$

با قرار دادن این جریان‌ها در معادله حاصل از قاعده انشعاب کیوشوف خواهیم داشت :

$$I = V \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)$$


اگر ترکیب موازی مقاومت‌ها را با مقاومت R_{eq} جایگزین کنیم $I = \frac{V}{R_{eq}}$ می‌شود و از آنجا خواهیم داشت :

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$


در حالت کلی برای n مقاومت موازی به رابطه زیر می‌رسیم :

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_n} \quad (12-2)$$

شکل مدار ۲۵-۲ به مدار معادل شکل ۲۶-۲ تبدیل می‌شود. توجه کنید هرگاه چند مقاومت به صورت موازی به هم بسته شوند، مقاومت معادل آنها کوچک‌تر از هریک از مقاومت‌های موجود در آن ترکیب است؛ و نیز توان الکتریکی مصرفی مقاومت معادل با مجموع توان‌های الکتریکی مصرفی هریک از آنها برابر است.

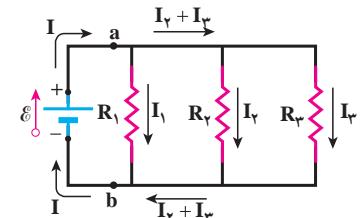

شکل ۲۵-۲ مداری شامل سه مقاومت که به صورت موازی به نقطه‌های a و b بسته شده‌اند.

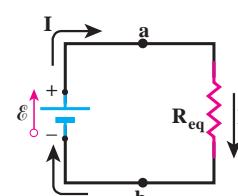

شکل ۲۶-۲ مدار معادل شکل ۲۵-۲ که در آن سه مقاومت با مقاومت معادل R_eq جایگزین شده است.

یک اتوی $W = 1 \times 10^3$ ، یک نان برشه کن (توستر) $W = 1 \times 10^3$ ، پنج لامپ رشته‌ای $W = 1 \times 10^3$ و یک بخاری $W = 1 \times 10^3$ به پریزهای یک مدار سیم‌کشی خانگی $V = 220$ که حداکثر می‌تواند جریان $25A$ را تحمل کند وصل شده‌اند. آیا این ترکیب مصرف کننده‌ها باعث پریدن فیوز می‌شود یا خیر؟



شکل نوعی از سیم‌کشی در یک آشپزخانه

پاسخ: در سیم‌کشی منازل، همه مصرف کننده‌ها به طور موازی متصل می‌شوند (چرا؟) بنابراین، مقاومت معادل این مصرف کننده‌ها از رابطه $P = V^2/R$ بدست می‌آید. به این منظور لازم است مقاومت اجزای مدار را به طور جداگانه محاسبه کنیم. با توجه به اینکه اختلاف پتانسیل دوسر مجموعه و توان هریک از مصرف کننده‌ها را داریم، مقاومت هر مصرف کننده به راحتی با استفاده از رابطه $P = V^2/R$ بدست می‌آید:

$$R_{\text{اتو}} = \frac{V^2}{P_{\text{اتو}}} = \frac{(1/2 \times 10^3)^2}{1/2 \times 10^3} = 12 \Omega$$

$$R_{\text{برشه کن}} = \frac{V^2}{P_{\text{برشه کن}}} = \frac{(1/2 \times 10^3)^2}{1/8 \times 10^3} = 8 \Omega$$

$$R_{\text{لامپ ها}} = \frac{V^2}{P_{\text{لامپ ها}}} = \frac{(1/2 \times 10^3)^2}{5(1/0 \times 10^3)} = 29 \Omega$$

$$R_{\text{بخاری}} = \frac{V^2}{P_{\text{بخاری}}} = \frac{(1/2 \times 10^3)^2}{1/0 \times 10^3} = 14 \Omega$$

بنابراین، مقاومت معادل این مدار چنین می‌شود:

$$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{R_{\text{اتو}}} + \frac{1}{R_{\text{برشه کن}}} + \frac{1}{R_{\text{لامپ ها}}} + \frac{1}{R_{\text{بخاری}}}$$

$$= \frac{1}{12} + \frac{1}{8} + \frac{1}{29} + \frac{1}{14} = 0.31 \Omega^{-1}$$

و در نتیجه

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{0.31\Omega^{-1}} = 3 / 2\Omega$$


اکنون می‌توانیم جریان عبوری از مقاومت معادل را محاسبه کنیم :

$$I = \frac{V}{R_{eq}} = \frac{1/2 \times 1.0V}{3/2\Omega} = 3.8A$$

این جریان بزرگ‌تر از بیشینه جریانی است که مدار قادر به تحمل آن است. بنابراین فیوز خواهد پرید.

به نظر شما آیا منطقی است این فیوز ۲۵A را با فیوزی ۴۵A جایگزین کنیم تا مدار قطع نشود؟

مثال ۱۴-۲

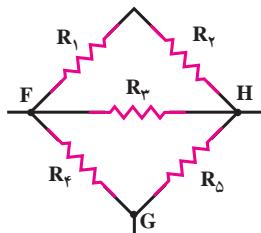

شکل رو به رو پنج مقاومت ۵۰۰ اهمی را نشان می‌دهد. مقاومت معادل بین نقطه‌های (الف) F و (ب) G را باید.

پاسخ: (الف) مقاومت‌های R_1 و R_2 متواالی اند و مقاومت معادل آنها خود با مقاومت R_7 موازی است. همین‌طور مقاومت‌های R_4 و R_5 متواالی اند و مقاومت معادل آنها با مقاومت معادل سه مقاومت بالا موازی است. بنابراین، برای مقاومت معادل کل مدار بین نقطه‌های F و H داریم :

$$\begin{aligned} \frac{1}{R_{eq}} &= \frac{1}{R_{12}} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_{45}} = \frac{1}{500\Omega + 500\Omega} + \frac{1}{500\Omega + 500\Omega} \\ &= \frac{2}{500\Omega} = 0.400\Omega^{-1} \end{aligned}$$

$$R_{eq} = \frac{1}{0.400\Omega^{-1}} = 2.5\Omega$$

در نتیجه

(ب) اکنون همچون قسمت الف، R_1 و R_2 متواالی اند و مقاومت معادل آنها نیز با R_7 موازی است؛ ولی در اینجا مقاومت معادل این سه مقاومت با مقاومت R_6 متواالی و مقاومت معادل کل آنها با مقاومت R_7 موازی است. بنابراین برای مقاومت معادل کل داریم :

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_6} + \frac{1}{R_{1235}} \quad (1)$$

که در آن R_{1235} خود برابر است با

$$R_{1235} = R_{123} + R_5 \quad (2)$$

و R_{123} خود از رابطه زیر به دست می‌آید :

$$\frac{1}{R_{123}} = \frac{1}{R_{12}} + \frac{1}{R_3} = \frac{1}{500\Omega + 500\Omega} + \frac{1}{500\Omega} = \frac{3}{1000\Omega}$$

$$R_{123} = \frac{1000\Omega}{3} = 333\Omega \quad \text{در نتیجه}$$

اکنون با استفاده از رابطه (۲) داریم :

$$R_{1235} = 3 / 33\Omega + 5 / 0\Omega = 8 / 33\Omega$$


که با قرار دادن در رابطه (۱)، R_{eq} را چنین به دست می دهد :

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{5 / 0\Omega} + \frac{1}{8 / 33\Omega} = 0 / 32.0\Omega^{-1}$$

و در نتیجه

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{0 / 32.0\Omega^{-1}} = 3 / 12\Omega$$

مثال ۴-۳۱

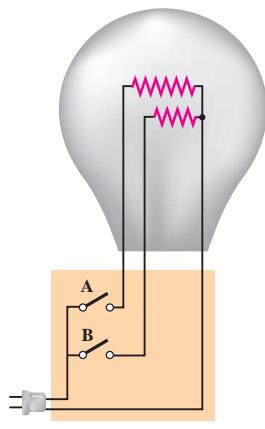

یک لامپ سه راهه ۲۲۰V که دو رشته فیلامان دارد مطابق شکل برای کار در سه توان مختلف ساخته شده است. کمترین و بیشترین توان مصرفی این لامپ به ترتیب $50W$ و $150W$ است. مقاومت هریک از رشته ها را بیابید.

پاسخ: همان طور که می دانیم توان الکتریکی مصرفی از رابطه $P = V^2/R$ به دست می آید. بنابراین، بیشترین توان مربوط به کمترین مقاومت و کمترین توان مربوط به بیشترین مقاومت است. درستن موازی مقاومت ها دیدیم مقاومت معادل کوچک تر از هریک از مقاومت ها است. بنابراین، بیشترین توان مربوط به وقتی است که کلیدهای a و b هردو بسته اند؛ یعنی :

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

که در آن R_1 و R_2 مقاومت های دو رشته فیلامان هستند. بنابراین، برای مقاومت معادل داریم :

$$R_{eq} = R_{min} = \frac{V^2}{P_{max}} = \frac{(220V)^2}{150W} = 323\Omega$$

از طرفی کمترین توان مربوط به وقتی است که کلید مربوط به فیلامان با مقاومت بیشتر بسته شده است. اگر این مقاومت را با R_1 نمایش دهیم، داریم :

$$R_1 = R_{max} = \frac{V^2}{P_{min}} = \frac{(220V)^2}{50W} = 968\Omega$$


بنابراین، مقاومت مجهول R_2 از رابطه زیر به دست می آید :

$$\frac{1}{R_2} = \frac{1}{R_{eq}} - \frac{1}{R_1} = \frac{1}{323\Omega} - \frac{1}{968\Omega} = 2.06 \times 10^{-3}\Omega^{-1}$$

$$R_2 = \frac{1}{2.06 \times 10^{-3}\Omega^{-1}} = 485\Omega$$

در نتیجه

مثال ۱۴-۲

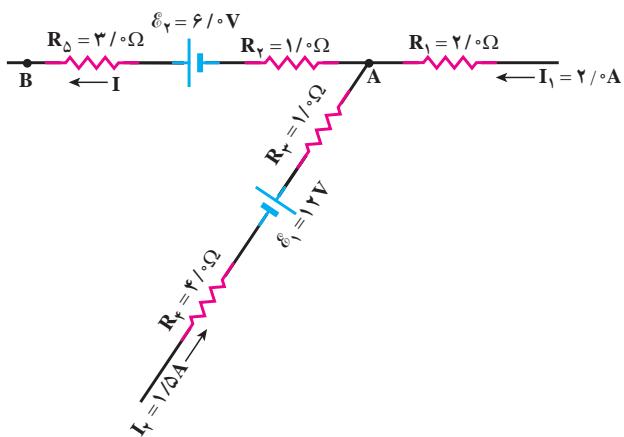

شکل رو به رو قسمتی از یک مدار را نشان می دهد.
را محاسبه کنید.

پاسخ: با استفاده از قانون انشعاب در نقطه A داریم :

$$I = I_1 + I_2 = 2/A + 1/5A = 3/5A$$

از طرفی برای حرکت در جهت جریان I از نقطه B به A داریم :

$$V_A - IR_\gamma + E_\gamma - IR_\delta = V_B$$


$$\Rightarrow V_A - V_B = I(R_\gamma + R_\delta) - E_\gamma$$

$$= (3/5A)(1/\Omega + 3/\Omega) - 6/V = 1/V$$

پرسش‌ها

۱ ولت‌سنج مناسب برای اندازه‌گیری اختلاف پتانسیل در یک مدار چه ویژگی‌ای باید داشته باشد؟ اگر ولت‌سنج مناسب نباشد، آنچه اندازه‌گیری می‌شود با اندازه واقعی چه تفاوتی دارد؟ پرسش بالا را در مورد آمپرسنج مناسب هم بررسی کنید.

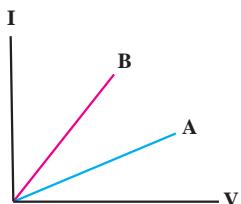
۲ اختلاف پتانسیل دو سر باتری خودروهای سواری برابر 12 ولت است. اگر هشت باتری قلمی $1/5$ ولتی را به طور متواالی به یکدیگر وصل کنیم، اختلاف پتانسیل دو سر مجموعه آنها نیز برابر 12 ولت می‌شود. توضیح دهید چرا در خودروها به جای باتری خودرو از هشت باتری قلمی استفاده نمی‌شود.



۳ شکل رو به رو نمودار $I-V$ را برای دو نوع رسانا نشان می‌دهد. مقاومت کدام یک بیشتر است؟


۴ برای مدار شکل ۱۹-۲، نمودار تغییرات ولتاژ دوسر مولّد را بر حسب جربانی که از آن می‌گذرد به طور کیفی رسم کنید.

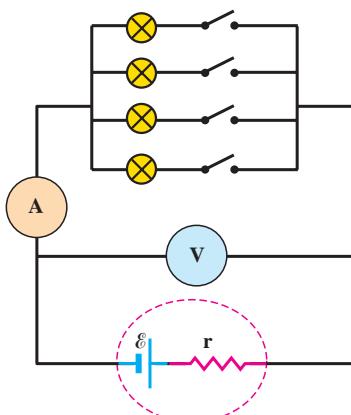۵ لامپ‌های یک درخت زینتی، به طور متواالی متصل شده‌اند. اگر یکی از لامپ‌ها بسوزد، چه اتفاقی می‌افتد؟ به نظر شما چرا همه چراغ‌های خودرو (چراغ‌های جلو، عقب و ...) به طور موازی بسته می‌شوند؟




۶ در شکل رو به رو، تعدادی لامپ مشابه به طور موازی به هم متصل شده‌اند و هر لامپ با کلیدی همراه است. بررسی کنید که با بستن کلیدها یکی پس از دیگری، عددهایی که آمپرسنج و ولت‌سنج نشان می‌دهند، چه تغییری می‌کند؟

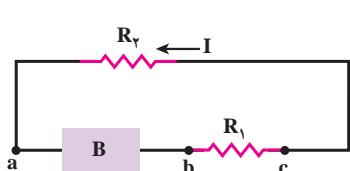
۷ دو مقاومت مساوی R را یک بار به طور متواالی و بار دیگر به طور موازی به یکدیگر می‌بنديم و آنها را هر بار به ولتاژ V وصل می‌کنیم. نسبت توان مصرف شده در حالت موازی به توان مصرف شده در حالت متواالی چقدر است؟



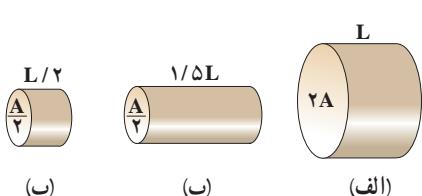۸ شکل رو به رو جربان I را در یک مدار تک حلقه‌ای با باتری B و مقاومت‌های R_1 و R_2 (وسیم‌هایی با مقاومت ناچیز) نشان می‌دهد. (الف) آیا جهت پیکان نیروی محرکه در B به سمت چپ است یا به سمت راست؟ در نقاط a ، b و c ، (ب) بزرگی جریان، (پ) پتانسیل الکتریکی و (ت) انرژی پتانسیل الکتریکی حامل‌های بار مثبت را به گونه‌ای مرتب کنید که بیشترین مقدار در ابتدا باشد.




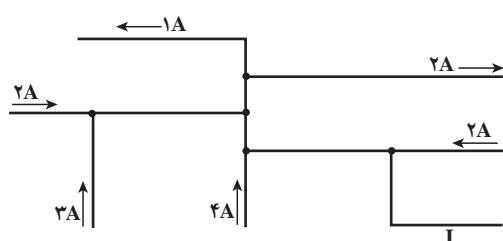۹ شکل رو به رو، سه رسانای مسی استوانه‌ای را همراه با مساحت‌های مقطع و طول آنها نشان می‌دهد. این رساناهای را بر حسب جربانی که با اعمال اختلاف پتانسیل V یکسانی به دوسر آنها ایجاد می‌شود به گونه‌ای مرتب کنید که بیشترین مقدار در ابتدا باشد.




- ۱۰ شکل رو به رو بخشی از یک مدار را نشان می‌دهد. بزرگی و جهت جریان I در سیم پایین سمت راست چیست؟

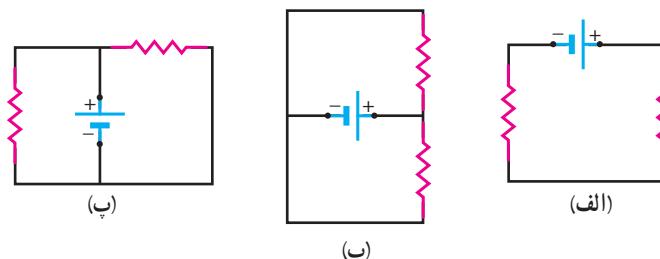- ۱۱ در شکل‌های زیر، آیا مقاومت‌ها به طور متواالی بسته شده‌اند یا موازی و یا هیچ کدام؟



- ۱۲ چرا وقتی باتری خودرو فرسوده می‌شود، با آنکه تغییر محسوسی در نیروی محرکه آن ایجاد نشده است، نمی‌تواند به راحتی خودرو را روشن کند؟

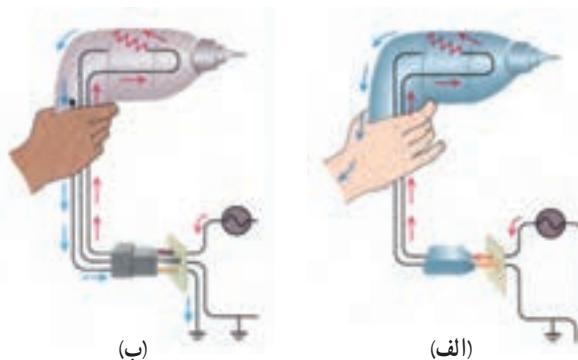- ۱۳* بررسی کنید اگر مته برقی (دریل) معموب شکل‌های زیر را با دوشاخه (شکل b) یا سه‌شاخه (شکل a) به پریز وصل کنیم، چه رخ می‌دهد؟ (نماد ≠ اتصال به زمین را نشان می‌دهد که به آن پتانسیل صفر را اختصاص می‌دهند).



مسئله‌ها



- ۱ لامپ یک چراغ قوه معمولی در 20V و 30A کار می‌کند. اگر مقاومت رشته تنگستنی این لامپ در دمای اتاق (20°C) برابر 1Ω باشد، دمای این رشته وقتی که لامپ روشن است، چقدر می‌شود؟

- ۲ دو رسانا از یک ماده ساخته شده‌اند و طول یکسانی دارند. رسانای A سیم توپری به قطر 1mm است. رسانای B لوله‌ای توخالی به شعاع خارجی 2mm و شعاع داخلی 1mm است. مقاومت رسانای A چند برابر مقاومت رسانای B است؟ (مقاومت‌ها نسبت به دوسر رساناها اندازه‌گیری شده‌اند).





- ۳ در ماشین‌های چمن‌زنی برقی برای مسافت‌های حداقل تا 35 m از سیم‌های مسی نمره 20 (قطر 8 mm) و برای مسافت‌های طولانی تر از سیم‌های ضخیم‌تر نمره 16 (قطر 12 mm) استفاده می‌کنند تا بدین وسیله مقاومت سیم را تا آنجا که ممکن است کوچک نگه دارند. (الف) مقاومت یک سیم 30 m متری ماشین چمن‌زنی چقدر است؟ (ب) مقاومت یک سیم 70 m متری ماشین چمن‌زنی چقدر است؟ (دمای سیم‌ها را 20°C در نظر بگیرید).

- ۴ سه مقاومت مشابه $12\text{ }\Omega$ اهمی را یک بار به طور متواالی و بار دیگر به طور موازی به یکدیگر می‌بندیم و به اختلاف پتانسیل 12 V وصل می‌کنیم. در هر بار، چه جریانی از هر مقاومت می‌گذرد؟

- ۵ دو مقاومت موازی $6\text{ }\Omega$ و $12\text{ }\Omega$ اهمی به طور متواالی به یک مقاومت $20\text{ }\Omega$ وصل شده است. اکنون، مدار را به دو سر یک باتری 36 V ولتی با مقاومت داخلی ناچیز می‌بندیم. توان مصرفی در مقاومت $6\text{ }\Omega$ اهمی را محاسبه کنید.

- ۶ از مقاومت‌های موازی $\Omega_1 = 4\text{ }\Omega$ ، $\Omega_2 = 6\text{ }\Omega$ و $\Omega_3 = 12\text{ }\Omega$ عبور می‌کند. جریان عبوری از مقاومت Ω_1 چقدر است؟

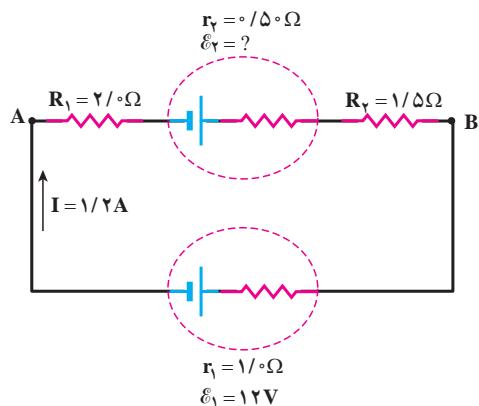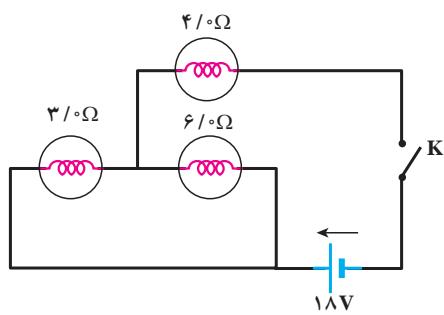
- ۷ در شکل رو به رو، وقتی کلید بسته شود چه جریانی از هر لامپ می‌گذرد؟ (مقاومت داخلی منبع، ناچیز است).



- ۸ در مدار شکل رو به رو جریان در جهت نشان داده شده $1/2\text{ A}$ است.


(الف) نیروی محرکه E_2 و $V_A - V_B$ چقدر است؟

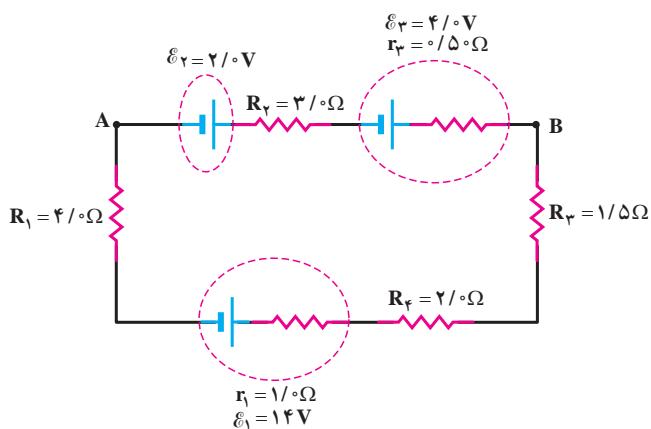(ب) انرژی مصرف شده در R_1 و R_2 در مدت 5 s چقدر است؟




- ۹ در مدار شکل رو به رو جریان در مدار و اختلاف پتانسیل بین دو نقطه A و B را محاسبه کنید.

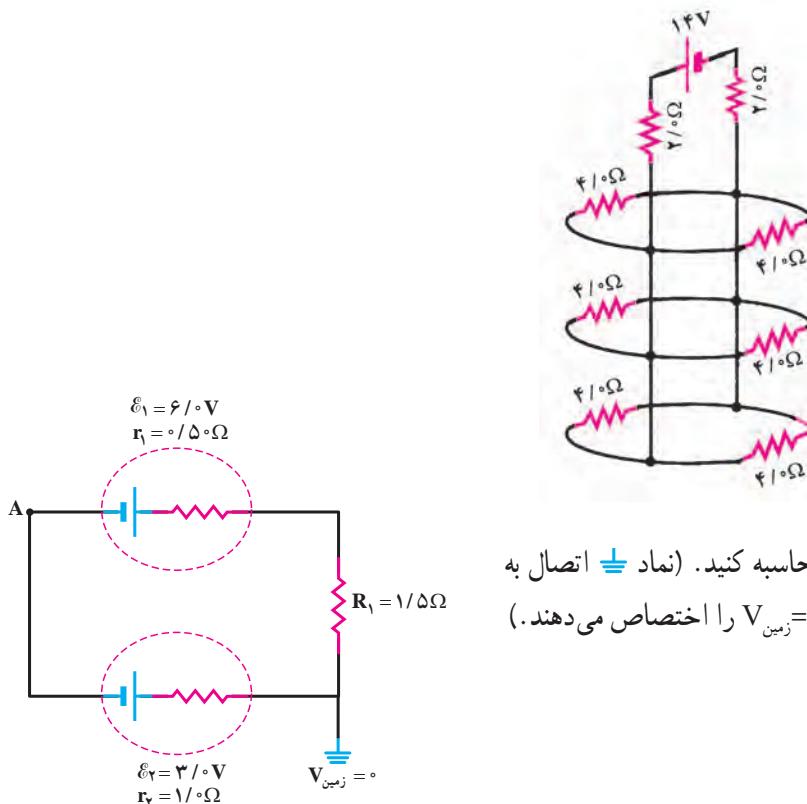
۱۰ جریانی که از منبع نیروی محرکه آرمانی و هر یک از مقاومت‌های شکل زیر می‌گذرد، چقدر است؟



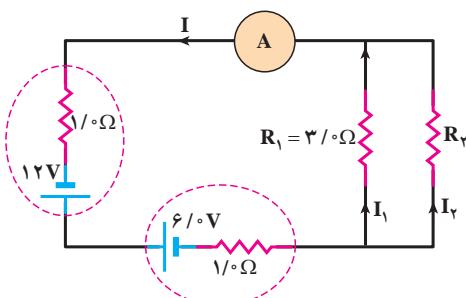
۱۱ در شکل رو به رو پتانسیل نقطه A را محاسبه کنید. (نماد اتصال به زمین را نشان می‌دهد که به آن پتانسیل زمین V را اختصاص می‌دهند).



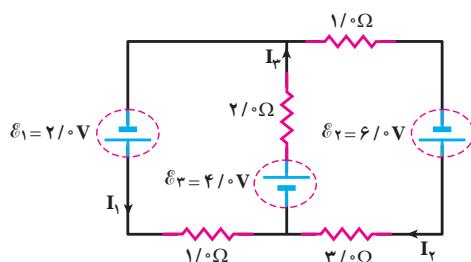۱۲ جریانی که آمپرسنچ در مدار شکل رو به رو نشان می‌دهد، برابر 2 A است.
 الف) مقاومت R_2 و
 ب) توان مصرفی هر یک از دو مقاومت را حساب کنید.



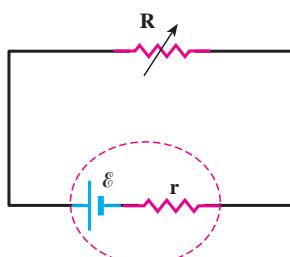۱۳ در مدار شکل رو به رو جریان I_1 چند آمپر است؟



۱۴ در شکل رو به رو نیروی محرکه الکتریکی و مقاومت داخلی منبع را که توان خروجی آن به ازای $I_1 = 5 \text{ A}$ برابر 9 W و به ازای $I_1 = 7 \text{ A}$ برابر 12 W است، محاسبه کنید.