

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجَلْ فَرَجُهُمْ



نصب و راه اندازی مصنوعات مکاترونیکی

رشته مکاترونیک
گروه مکانیک
شاخه فنی و حرفه ای
پایه دهم دوره دوم متوسطه




وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی



نام کتاب:	نصب و راهاندازی مصنوعات مکاترونیکی - ۲۱۰۴۷۸
پدیدآورنده:	سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف:	دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش
شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف:	حسیده ایزدانی، مجید سلیمی، حمیدرضا رضازاده، سیدحسن سیدنتی زاده، محسن بهرامی، سیدوحید هاشمی نجف‌آبادی، سید موسی آیتی، محمد آزاده (اعضای شورای برنامه‌ریزی) مهدی فضلی نژاد، کیوان کریملو، زهره الطفی، مهدی متی‌پور، سعید هادی، حمید ایزدانی (اعضای گروه تألیف) - رامین رامتین (پژوهش نیمه تجویزی) محمد مهدی احمدی، مهدی علی‌بابا (ویراستار علمی) - رحیمه قلی‌زاده (ویراستار ادبی)
مدیریت آماده‌سازی هنری:	اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
شناسه افزوده آماده‌سازی:	مجید ذاکری یونسی (مدیر هنری) - سید علی موسوی (طراح گرافیک و طراح جلد) - مژده صفائی قهفرخی (صفحه‌آرا) - سید مرتضی میرم吉دی (رسام) - نسرین اصغری (عکاس)
نشانی سازمان:	تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهریموسوی) تلفن: ۰۹۱۶۳۳۸۸۰، دورنگار: ۰۹۲۶۶، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹
ناشر:	شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران-کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج- خیابان ۶۱ (دارو پخش) تلفن: ۰۹۱۶۳۳۸۸۰، دورنگار: ۰۹۲۶۶، کد پستی: ۳۷۵۱۵-۱۳۹
چاپخانه:	شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»
سال انتشار و نوبت چاپ:	چاپ چهارم ۱۳۹۹

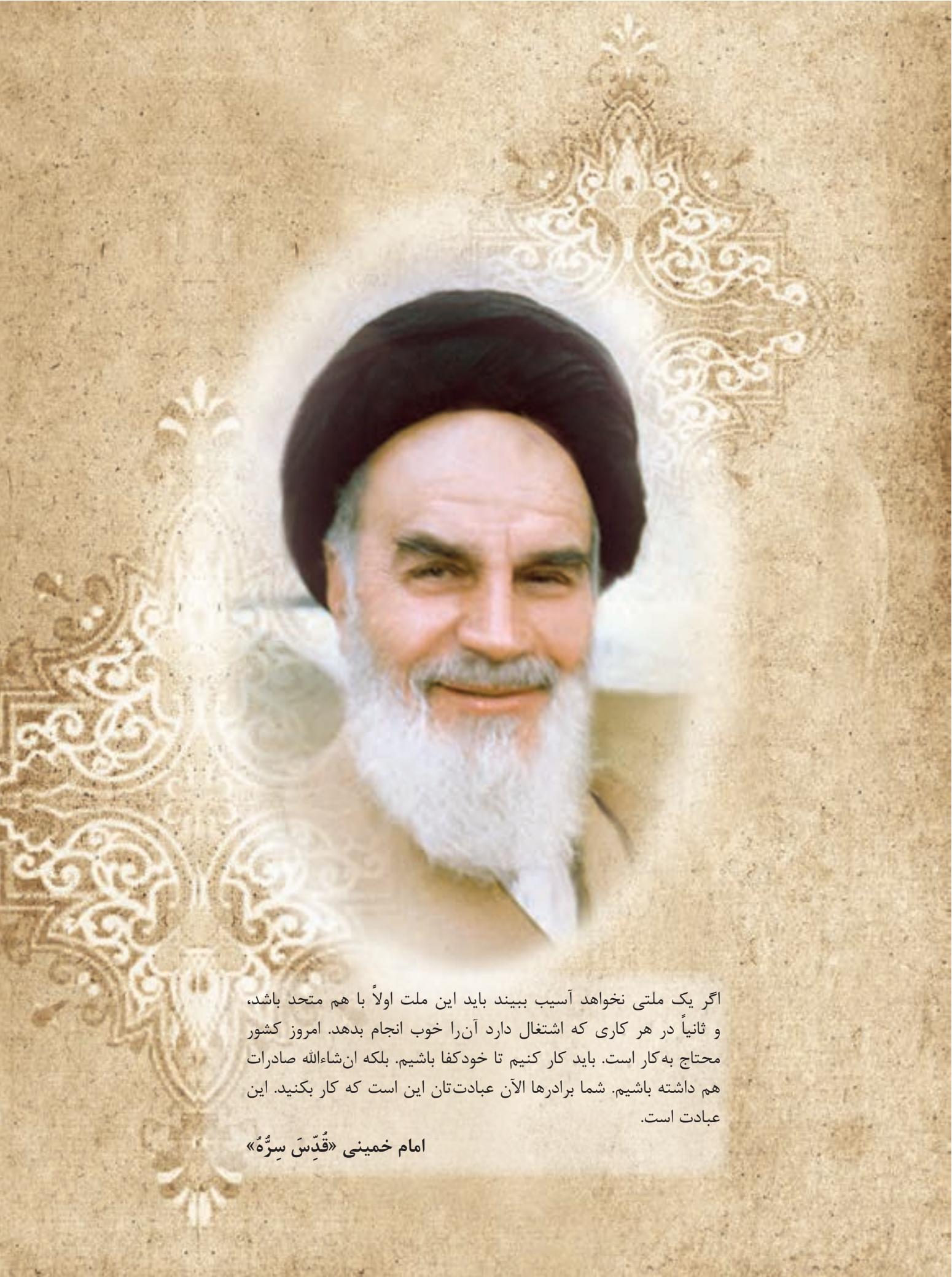کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.



اگر یک ملتی نخواهد آسیب ببیند باید این ملت اولاً با هم متحد باشد،
و ثانیاً در هر کاری که اشتغال دارد آنرا خوب انجام بدهد. امروز کشور
محاج به کار است. باید کار کنیم تا خودکفا باشیم. بلکه انشاءالله صادرات
هم داشته باشیم. شما برادرها الآن عبادت‌تان این است که کار بکنید. این
عبادت است.

امام خمینی «قدس سرہ»

فهرست

۵	سخنی با هنرجویان عزیز:
۷	پودمان اول: نصب و راه اندازی سیستم های مکاترونیکی برنامه پذیر :
۵۷	پودمان دوم: پرداخت کاری ساده :
۱۱۹	پودمان سوم: مونتاژ کاری :
۱۵۳	پودمان چهارم: جوش کاری با قوس الکتریکی و الکترود روپوش دار :
۱۸۵	پودمان پنجم: نصب و راه اندازی سازوکارهای حرکتی :

سخنی با هنرجویان عزیز

وضعیت دنیای کار و تغییرات در فناوری، مشاغل و حرفه‌ها، ما را بر آن داشت تا محتوای کتاب‌های درسی را همانند پایه‌های قبلی براساس نیاز کشور خود و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران در نظام جدید آموزشی تغییر دهیم. مهم‌ترین تغییر در کتاب‌ها، آموزش و ارزشیابی براساس شایستگی است. شایستگی، توانایی انجام کار واقعی به‌طور صحیح و درست تعریف شده است. توانایی شامل دانش، مهارت و نگرش می‌شود. در این برنامه برای شما، چهار دسته شایستگی درنظر گرفته شده است:

۱ شایستگی‌های فنی برای جذب در بازار کار

۲ شایستگی‌های غیرفنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده

۳ شایستگی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات

۴ شایستگی‌های مربوط به یادگیری مدام‌العمر

بر این اساس دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش مبتنی بر اسناد بالادستی و با مشارکت متخصصان برنامه‌ریزی درسی و خبرگان دنیای کار مجموعه استناد برنامه درسی رشته‌های فنی و حرفه‌ای را تدوین نموده‌اند که مرجع اصلی و راهنمای تألیف کتاب‌های درسی هر رشته است. برای تألیف هر کتاب درسی بایستی مراحل زیادی قبل از آن انجام پذیرد.

این کتاب نخستین کتاب کارگاهی است که خاص رشته مکاترونیک تألیف شده است و شما در طول سه سال تحصیلی پیش رو پنج کتاب مشابه دیگر ولی با شایستگی‌های متفاوت آموزش خواهید دید. کسب شایستگی‌های این کتاب برای موفقیت در شغل و حرفه برای آینده بسیار ضروری است و پایه‌ای برای دیگر دروس می‌باشد. هنرجویان عزیز سعی کنید تمام شایستگی‌های آموزش داده شده در کتاب را کسب نمایید و فراگیرید.

کتاب درسی نصب و راهاندازی مصنوعات مکاترونیکی شامل ۵ پودمان است و هر پودمان دارای واحد یادگیری است و هر واحد یادگیری از چند مرحله کاری تشکیل شده است. شما هنرجویان عزیز پس از یادگیری هر پودمان می‌توانید شایستگی‌های مربوط به آن پودمان را کسب نمایید. علاوه بر این کتاب درسی شما می‌توانید از بسته آموزشی نیز استفاده نمایید.


فعالیت‌های یادگیری در ارتباط با شایستگی‌های غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای، حفاظت از محیط‌زیست و شایستگی‌های یادگیری مدام‌العمر و فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه با شایستگی‌های فنی طراحی و در کتاب درسی و بسته آموزشی ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگی‌ها را در کنار شایستگی‌های فنی آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت‌های یادگیری به کار گیرید.

رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است لذا توصیه‌ها و تأکیدات هنرآموز محترم درس را در خصوص رعایت این نکات که در کتاب آمده است در انجام مراحل کاری جدی بگیرید.

برای انجام فعالیت‌های موجود در کتاب می‌توانید از کتاب همراه هنرجو استفاده نمایید. همچنین همراه با کتاب، اجزای بسته یادگیری دیگری برای شما درنظر گرفته شده است که با مراجعه به وب‌گاه رشته خود به نشانی www.tvoccd.medu.ir می‌توانید از عنوانین آن مطلع شوید.

امیدواریم با تلاش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی تان، گام‌های مؤثری در جهت سربلندی و استقلال کشور و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و تربیت شایسته جوانان برومند می‌پن اسلامی برداشته شود.

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

 

پوڈمان ۱

نصب و راه اندازی سیستم های مکاترونیکی برنامه پذیر



با توجه به پیشرفت های صورت گرفته در سال های اخیر در عرصه مکاترونیک و توسعه روز افزون این علم در ساخت لوازم و تجهیزات پزشکی، صنعتی و ساختمانی و لزوم به کارگیری در هوشمند سازی و اتوماسیون صنعتی این مبحث در مطلب درسی هنرجویان باعث تقویت و ایجاد انگیزه خواهد شد تا کلیه تجهیزات پیرامونی همانند تخت، کولر، لباسشویی، یخچال و.... را به صورت مکاترونیکی کنترل کرده و به سادگی و از راه دور در اختیار درآورند.

امروزه وجود سامانه های کنترلی کار کرد از دور در جراحی توسط ربات و اکتشاف در اعماق اقیانوس ها و حتی سفر به فضا روز ب روز پرنگ تر شده و بنابراین آماده سازی و یادگیری هنرجویان در عرصه رباتیک و مکاترونیک به قوت و استحکام این دانش فنی کمک شایانی خواهد کرد.

واحد یادگیری ۱

شاپیوستگی نصب و راهاندازی سیستم‌های مکاترونیکی برنامه‌پذیر

مقدمه

امروزه علم الکترونیک بسیار گسترش یافته و کلیه صنایع سبک و سنگین از قبیل کارخانه‌های ذوب آهن، اتومبیل‌سازی، لوازم پزشکی، پوشاسک، لوازم خانگی، ساختمان سازی و... را تحت تأثیر خود قرار داده مدارهای الکترونیکی به صورت مدارهای مجتمع یا آی‌سی ساخته می‌شوند و همچنین حضور نرم افزارهای طراحی در مدارهای الکترونیکی امکان کنترل و هوشمند سازی مختلف را فراهم نموده است.

استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود نصب و راهاندازی اجزای برق و الکترونیک برنامه‌پذیر را براساس نقشه انجام دهند.

نصب اجزای برقی و الکترونیکی

۱- انواع المان های برقی و الکترونیکی



فیلم



کارگروهی

۱-۱ یادآوری: برای راه اندازی و کنترل هر مدار الکتریکی و فراهم نمودن مقدمات آن به تجهیزاتی نیاز داریم ، با توجه به آموخته های خود در کتاب کار و فناوری جدول زیر را کامل کنید.

تصویر	وظایف	نام وسیله	تصویر	وظایف	نام وسیله
	سیم رابط		منبع تغذیه
	مقاومت		مولتی متر آنالوگ
	صرف کننده		مولتی متر دیجیتال
	کلید		دیود نور دهنده
	فیوز		برد بورد

جدول ۱-۱

۲- نماهنگ آموزش مولتی متر.



فیلم

اندازه‌گیری کمیت‌های الکتریکی:

برای اندازه‌گیری کمیت‌های الکتریکی ولتاژ، جریان آوومترها استفاده می‌شود. این دستگاه در دو نوع و مقاومت الکتریکی از وسیله‌ای به نام مولتی‌متر یا دیجیتالی و آنالوگ موجود است.

۱-۲ جدول زیر را کامل و در کلاس به بحث بگذارید.



یادداشت

نحوه قرارگیری در مدار	دستگاه اندازه گیری	علامت اختصاری	واحدهای دیگر	واحد الکتریکی	مشخصه الکتریکی	کمیت الکتریکی
.....	جریان
.....	ولتاژ
.....	توان
.....	مقاومت

جدول ۱-۲

۱-۳ ولتاژ‌های جدول زیر را روی منبع تغذیه تنظیم نموده و با مولتی‌متر دیجیتالی و آنالوگ ولتاژ‌ها را اندازه‌گیری نمایید و سپس آنها را مقایسه کنید.



کارگروهی

ولتاژ منبع تغذیه	ولتاژ اندازه گیری شده توسط مولتی‌متر آنالوگ	ولتاژ اندازه گیری شده توسط مولتی‌متر دیجیتال
.....	۱۲
.....	۲۵

جدول ۱-۳

بعضی از وسایل الکترونیکی مانند پیل‌ها و باتری‌های فرسوده و المان‌های الکترونیکی دارای مواد سمی مانند کادمیوم، سرب، نیکل و جیوه است. اگر این مواد بیش از اندازه به بدن ما برسند در بافت‌های بدن انباشته می‌گردد و ایجاد مسمومیت می‌کنند و سبب بروز بیماری‌های مختلف می‌شوند. برای مثال فلز سرب مشکل کم خونی به وجود می‌آورد. باتری‌ها در رده پس ماندهای خطرناک دسته‌بندی می‌شوند. به طور مثال یک عدد پیل برای سمی کردن حدود یک تن زباله کافی است. پس آنها را به صورت مجزا در کیسه‌هایی قرار داده و به واحد بازیافت تحويل دهیم.



نکات
زیست محیطی

۱-۴ در مورد میکرو سوئیچ درب اتومبیل و چگونگی روشن و خاموش شدن لامپ سقف تحقیق نمایید.



تحقیق

۱-۵ انواع سوئیچ ها در جدول زیر آمده است ، با کمک هنرآموز کاربرد و علامت مشخصه آنها را تکمیل کنید.



تحقیق

تصویر	علامت	کاربرد	انواع سوئیچ
	کلید قطع و وصل
	کلید فشاری N.O
	کلید فشاری N.C
	 COM A B	کلیدهای SPDT
	کلیدهای قطع و وصل دوبل
	Double Pole, Double Throw = DPDT این کلید شامل دو کلید SDPT است که هر دو با هم تحریک می شوند. از این کلید می توان برای معکوس کردن دستی برای چرخش موتور DC استفاده کرد.	کلیدهای DPDT
	میکرو سوئیچ
	دیپ سوئیچ
		از این سلکتور برای سوئیچ کردن یک خط بین چند خط دیگر استفاده می شود، به عنوان مثال سلکتور یک ورودی را بین چهار خروجی سوئیچ می کند.	سلکتور

جدول ۱-۴





تحقیق

۶- با دستگاه مولتی متر پایه های میکروسوئیج را در حالت قطع و وصل چک نمایید و نتیجه را بنویسید.

رله (Relay)

رله نوعی کلید الکتریکی است که به جای اینکه با دست، باز می شود. این کلید یک سیم پیچ دارد که اگر ولتاژ به آن برسد تبدیل به آهنربای موقت شده و کلید را وصل می کند.

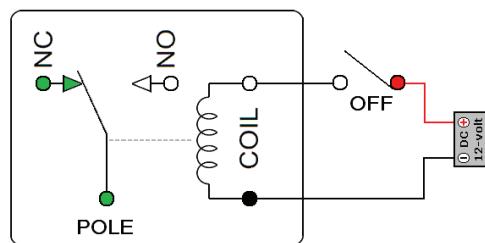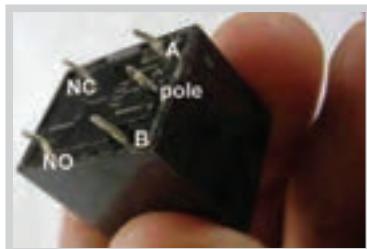

شکل ۱-۱- رله

۳- با روش ترسیم نقشه های الکترونیکی در نرم افزار مولتی سیم آشنا می شوید.




فیلم

۷- با استفاده از نرم افزار مولتی سیم مدار مربوط به عملکرد رله را ببندید و آزمایش نمایید.



پروژه

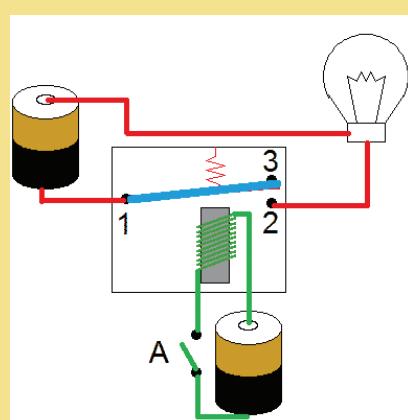

شکل ۲-۱- عملکرد رله

با جلوگیری از اختلال در کارها، همچنین ایجاد نظم در کارگاه و برقراری آرامش، فضای آرامی به وجود می آید که می توان اجرای وظایف محوله را با دقت و کارآیی مطلوب امکان پذیر ساخت.



توجه کنید

۴- نماهنگ آموزش موتور



موتور:

فیلم

ژنراتور انجام می شود. این دو وسیله بجز در عملکرد، مشابه یکدیگر هستند. اکثر موتورهای الکتریکی توسط الکترومغناطیس کار می کنند (شکل ۱-۳).

مотор الکتریکی جز مصرف کننده ها می باشد و در اصل یک ماشین الکتریکی است که جریان الکتریکی را به حرکت مکانیکی تبدیل می کند. عمل عکس آن که تبدیل حرکت مکانیکی به الکتریکی است، توسط



شکل ۱-۳ موتور

- ۱-۸ چند نمونه موتور موجود در آزمایشگاه را بررسی کرده و مشخصات آنها را در جدول زیر یادداشت نمایید.
- الف) توسط منبع تغذیه یک موتور را توسط سیم یا ترمیمال بر روی برد بورد اتصال داده و راه اندازی نمایید.
- ب) جهت تغییر چرخش موتور را تغییر دهید؟
- ج) در مورد روش های کنترل دور موتور تحقیق کرده و در کلاس ارائه نمایید.



کار گروهی

مشخصات فنی موتور	شرح مشخصات
.....
.....
.....

جدول ۱-۵



توجه کنید

سعی کنید خودتان یاد بگیرید

اگر همیشه منتظر باشید که دیگران به شما آموزش بدنهند، حرکت به سوی موفقیت به کندی صورت می گیرد، در صورتی که با تفکر و خلاقیت بیشتر سعی کنید خودتان بیاموزید و جهش به سوی موفقیت را سرعت بخشید.

معیارهای انتخاب موتور:

بر روی پلاک یک موتور الکتریکی معمولاً مشخصات زیر درج می‌گردد:

- ۱- MARK: در این بخش نام تولید کننده یا کارخانه سازنده موتور درج می‌گردد.
- ۲- Volt: ولتاژ کاری موتور را نشان می‌دهد. (نکته مهم: ولتاژ ورودی غیر عادی و نایجا باعث آسیب دیدن باتری و موتور می‌گردد).

۳- RPM: مخفف Rotate Per Minute می‌باشد و مقدار سرعت روتور در یک دقیقه را نشان می‌دهد.

۴- Hp: نمایانگر توان خروجی موتور بر حسب اسب بخار است. هر اسب بخار حدود ۷۳۶ وات می‌باشد.



ایمنی

به خاطر داشته باشید که رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در انجام دادن کارهای عملی الکتریکی و الکترونیکی بسیار مهم و از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

سوکت (کانکتور، جامپر، پین هدر):

قطعات کوچک فلزی‌ای هستند که عموماً با حفاظی اتصال دو پین کوچک است که تغییر آنها می‌تواند عملکرد پلاستیکی محافظت می‌شوند، این قطعه کوچک مسئول دستگاه را تغییر دهد (شکل ۱-۴).



شکل ۱-۴ سوکت

نماهنگ آموزشی مقاومت‌ها



فیلم

مقاومت الکتریکی (Resistance):

قطعه‌ای است که سبب محدود شدن جریان تولید شده در مدارات الکتریکی می‌شود و به عبارت دیگر با عبور جریان مخالفت می‌کند و با عبور جریان منجر به افت ولتاژ روی آن می‌شود. مقاومت الکتریکی را با حرف R که از کلمه Resistor گرفته شده است، کدهای چاپی موجود بر روی مقاومتها (شکل ۱-۵) نشان می‌دهند. واحد اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی اهم است که آن را با علامت Ω نشان می‌دهند.



شکل ۱-۵ مقاومت الکتریکی

۱-۹ رنگ چهار نمونه مقاومت را در جدول زیر وارد کرده و اندازه گیری کنید :



کارگروهی

میزان تلرانس	مقدار مقاومت اندازه گیری شده با مولتی متر	مقدار مقاومت محاسبه شده با کد های رنگی	نوارهای رنگی مقاومت
.....
.....
.....
.....

جدول ۶-۱

۱-۱۰ همان گونه که در جدول فوق مشاهده می کنید مقدار مقاومت بدست آمده از طریق کدهای رنگی با مقدار اندازه گیری شده توسط مولتی متر متفاوت می باشد. در مورد علت آن با دوستان و مربی خود بحث کنید و علت آن را بنویسید.



گفتگو کنید

۱-۱۱ ترجمه کنید



یادداشت

A **resistor** is a passive two-terminal electrical component that implements electrical resistance as a circuit element. Resistors act to reduce current flow, and, at the same time, act to lower voltage levels within circuits.

۱-۱۲ توسط اپلیکیشن مربوط به مقاومت ها که در سی دی همراه آمده است و بر روی تلفن همراه خود نصب می کنید چگونگی اندازه گیری مقاومت ها را بررسی نمایید.



پروژه




۱-۱۳ با توجه به تقسیم‌بندی کلی مقاومت‌ها که در زیر آمده است کاربرد و شماتیک هر کدام را تکمیل نمایید.

تصویر	شماتیک	کاربرد				
		نوارهای رنگی	کربنی	ثابت	
			لایه ای		
			سیمی		
		جهت کنترل ولتاژ در مدارات استفاده می‌شود.	پتانسیومتر	با تنظیم دستی		
					
		وابسته به ولتاژ (VDR)	متغیر	مقاومت	
					
		PTC	وابسته به عوامل فیزیکی		
					
		وابسته به میدان	(MDR)		


جدول ۱-۷



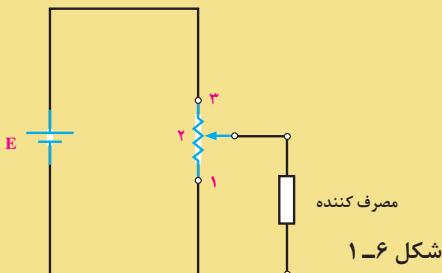۱-۱۴ یک پتانسیومتر و یک مولتی متر دریافت کرده و مقدار مقاومت پایه ها را اندازه گیری کنید. همچنین با بستن مدار زیر و تغییر پیچ ولوم تغییرات بین پایه ها را اندازه گیری نموده و مشاهدات خود را ثبت نمایید. در این مدار چه کمیتی دچار تغییر می شود؟ هر دو مدار را توسط نرم افزار مولتی سیم در کامپیوتر ترسیم و تست نمایید. (شکل ۱-۶)



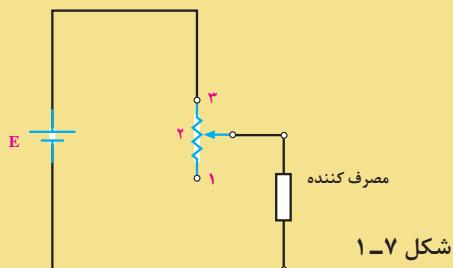در مدار زیر چه کمیت الکتریکی از مصرف کننده توسط رئوستا کنترل می شود؟ (شکل ۱-۷)




تفاوت رئوستا و پتانسیومتر را بنویسید.

۱-۱۵ مدار شکل زیر را بیندید و با تغییر پتانسیومتر در ۹ محل مقادیر جریان و ولتاژ را بخوانید و جدول زیر را کامل نمایید. (از پتانسیومتر 1000Ω برای مقاومت متغیر استفاده کنید). بهتر است مدار در نرم افزار مولتی سیم نیز تست شود. (شکل ۱-۸)

$R_e(K\Omega)$	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
$I(mA)$									
$V(V)$									

جدول ۱-۸

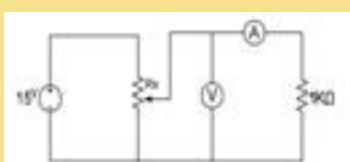



کار گروهی

۱-۱۶ پایه های یک NTC را به یک اهم متر وصل کنید و مقاومت آن را یادداشت کنید. سپس آن را به یک هویه روشن نزدیک کنید تا گرم شود در همین حالت مقاومت آن را دوباره اندازه بگیرید و با اندازه قبلی مقایسه کنید. همین آزمایش را با PTC نیز انجام دهید.



کار گروهی

۱-۱۷ از یک مقاومت متغیر تابع نور دریافت و پس از آن با یک مولتی متر تغییرات آن را در جدول زیر یادداشت نمایید و سپس مطابق جدول زیر شرایط را فراهم و توسط مولتی متر مقدار مقاومت را تست و در جدول زیر یادداشت کنید.

جدول ۱-۹

در نور زیاد	در تاریکی	در نور طبیعی اتاق	مقاومت
.....
.....




توجه کنید

ولت مترهای AC مقدار مؤثر ولتاژ متناوب را اندازه گیری می کنند و برای بدست آوردن V_m باید مقدار به دست آمده را تقسیم بر ۷۰٪ نمود. ولت متر DC مقدار متوسط ولتاژ متناوب را اندازه می گیرد که در مورد برق شهر مقدار آن صفر است.



کار گروهی

۱-۱۸ مدار زیر را بر روی برد بسته و تغییرات خروجی آن با تغییر شدت نور LDR یادداشت نمایید. توسط نرم افزار مولتی سیم نیز مدار را بسته و نتایج را با حالت تنوری مقایسه کنید. (شکل ۱-۹)

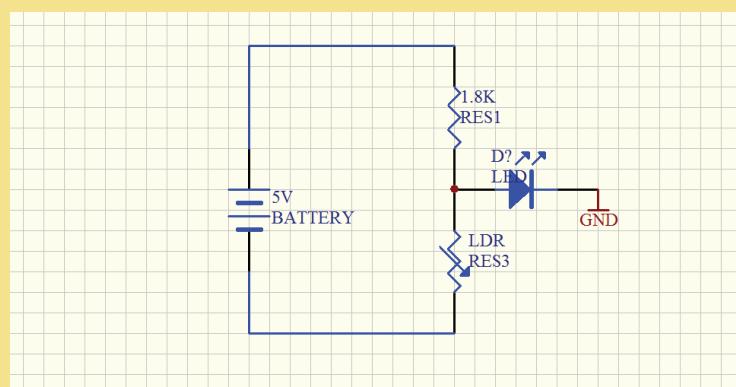

شکل ۱-۹



احتیاط کنید

حفظ از وسائل، مهارت ارزش گذاری بر ثروت عمومی، مسئولیت پذیری و توجه به هزینه هایی که برای تحصیل هر فرد صرف شده را بوجود می آورد.

خازن (Capacitor)

اتصال داده شوند بار الکتریکی در صفحات خازن ذخیره می شود و این شرایط تا زمانی که خازن خالی نشود باقی می ماند. به عایق بین صفحات خازن دی الکتریک می گویند. زمان شارژ شدن و تخلیه (دشارژ) خازن به میزان ظرفیت خازن و جریان الکتریکی خازن بستگی دارد. از خازن برای فیلتر کردن و صاف کردن (حذف ولتاژ های ناخواسته و نویز) هم استفاده می شود.

۱-۱۹ جدول زیر را تکمیل نمایید.



تحقیق

تصویر	مشخصات و کاربرد	سهامیکی	پلاستیکی	الکتروولیتی	ثابت	خازن

	علامت	واریبل
	متغیر
	ظرفیت آنها با تغییر در یکی از عوامل سطح صفحات یا فاصله بین آنها تغییر می کند. ظرفیت خازن تریمر با چرخاندن محور به وسیله پیچ گوشتشی تغییر می کند. از خازن های متغیر در گیرنده های رادیویی استفاده می شود.	تریمر

جدول ۱-۱۰

۶- نماهنگ آموزشی خازن‌ها




هنگام اتصال خازن الکتروولیتی به خروجی یکسوکنده‌ها، حتماً قطب مثبت خروجی به قطب مثبت منبع تغذیه و قطب منفی را به قطب منفی وصل کنید.
در صورت اتصال خازن الکتروولیتی به صورت معکوس به منبع ولتاژ، خازن منفجر می‌شود.

۱-۲۰ جدول زیر را تکمیل کنید.

جدول ۱-۱۱

ولتاژ مجاز	ظرفیت خازن	خازن	ظرفیت خازن	خازن
.....	
.....	
۱۰۰ V	۱۰۰ میکرو فاراد		

ولتاژ مجاز خازن:

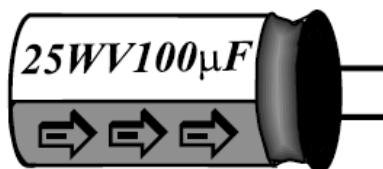

شكل ۱-۱۰

به حداقل ولتاژی که می‌توان به یک خازن اعمال کرد، به طوری که خازن بتواند آن ولتاژ را تحمل کند، ولتاژ مجاز خازن گفته می‌شود. (ولتاژ کار) به طور مثال، خازن الکتروولیتی ۱۰۰ میکرو فارادی زیر دارای ولتاژ مجاز ۲۵ ولت می‌باشد (شکل ۱-۱۰)

۱-۲۱ ترجمه کنید



A **capacitor** (originally known as a condenser) is a passive two-terminal electrical component used to store electrical energy temporarily in an electric field.

هم مثل خازن انرژی الکتریکی را ذخیره می کند که می توان از این انرژی استفاده کرد. از سلف برای فیلتر کردن و صاف کردن (حذف ولتاژ های ناخواسته و نویز) هم استفاده می شود (شکل ۱-۱۱).

سلف (سیم پیچ):

اگر مقداری سیم را به صورت حلقه دور هم بپیچیم یک سیم پیچ (سلف) ایجاد شده است، (دقیقاً مشابه آهنربای الکتریکی) برای بالا بردن اثر سلف می توان داخل آن یک هسته از جنس آهن قرار داد. سلف



شکل ۱-۱۱ سلف


۷- نماهنگ آموزشی سلف و ترانسفورماتور



فیلم

میدان مغناطیسی به نوبه خود موجب به وجود آمدن یک ولتاژ در مدار دوم می شود که با اضافه کردن یک بار به مدار دوم این ولتاژ می تواند به ایجاد یک جریان در ثانویه می انجامد. (شکل ۱-۱۲)

ترانسفورماتور وسیله ای است که انرژی الکتریکی را به وسیله دو سیم پیچ و از طریق القای مغناطیسی از یک مدار به مداری دیگر منتقل می کند به این صورت که جریان جاری در مدار اولیه موجب به وجود آمدن یک میدان مغناطیسی در اطراف سیم پیچ اول می شود. این

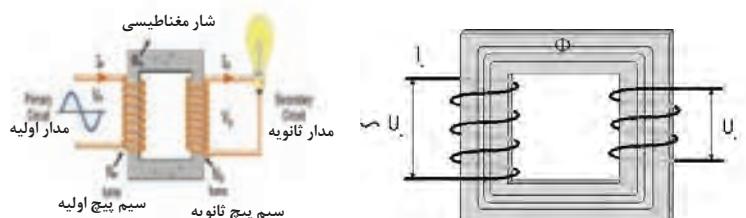


شکل ۱-۱۲- ترانسفورماتور

حسگر مادون قرمز (IR):

اساس کار حسگرهای مادون قرمز بر فرستادن یک موج(نور نامرئی)مادون قرمز و دریافت کردن یا نکردن همان نور است. هر چه حسگر گیرنده مادون قرمز ، نور بیشتری دریافت کند ولتاژ خروجی آن کمتر می شود. پس هنگامی که نور مادون قرمز از سمت فرستنده به گیرنده برسد ولتاژ نزدیک به صفر می شود و هنگامی

(شکل ۱-۱۳)

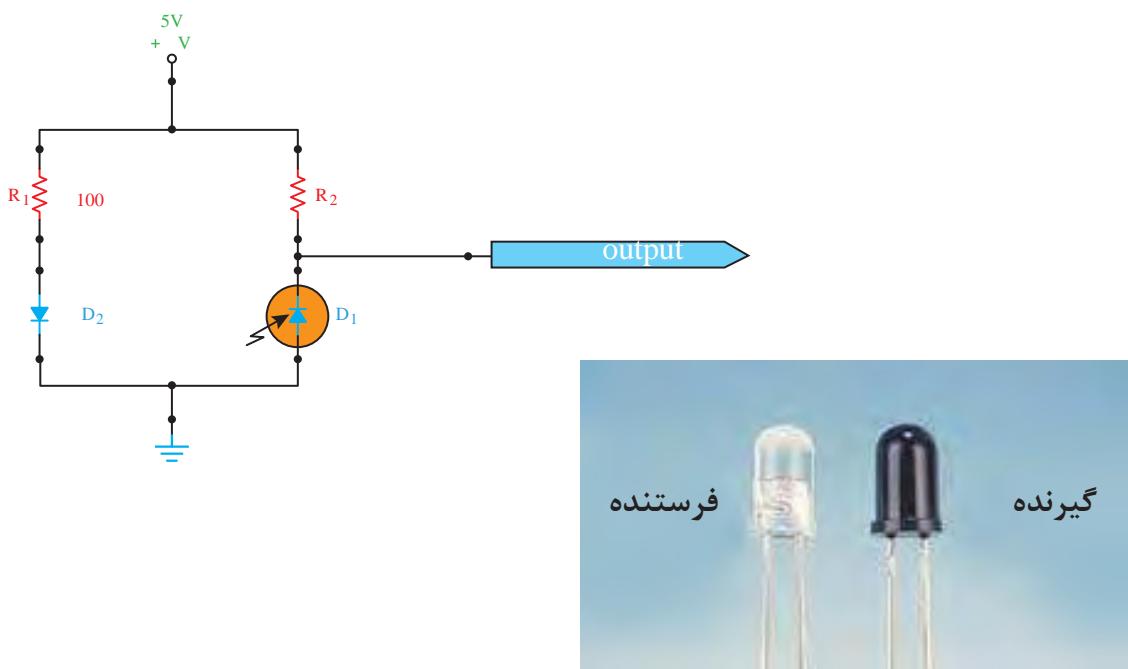

شکل ۱-۱۳

۸- نماهنگ آموزشی دیودها



فیلم

دیود (Diode):

می شود که چیزی حدود ۰/۶ تا ۰/۷ ولت است. از طرف دیگر دیود قطعه الکترونیکی است که از به هم چسباندن دو نوع ماده n و p هر دو از جنس (سیلیسیم یا ژرمانیم) ساخته می شود. نیمه هادی نوع N دارای بار منفی و نیمه هادی نوع P دارای بار مثبت است.

دیودها جریان الکتریکی را در یک جهت از خود عبور می دهند و در جهت دیگر در مقابل عبور جریان از خود مقاومت بالایی نشان می دهند. برای عبور جریان باید قطب مثبت پیل به آند و قطب منفی به کاتد وصل باشد. مقدار ولتاژی که باعث می شود تا دیود شروع به هدایت جریان الکتریکی نماید ولتاژ آستانه نامیده



۱-۲۲ جدول زیر را تکمیل نمایید.


تصویر	علامت مشخصه	کاربرد	انواع دیود
		دیود معمولی
		دیود زنر در بایاس موفق مانند یک دیود معمولی یکسونده عمل می کند، در بایاس مخالف، دیود زنر در ولتاژ معینی هادی می شود که آن را ولتاژ زنر می نامند.	دیود زنر
		دیود نوری
		دیود
		دیود شاتکی
		فتو دیود
	عایق	دیود خازنی
		دیود تونلی

جدول ۱-۱۲



کارگروهی

۱-۲۳ مدار زیر را بر روی برد بورد بسته و نتیجه را یادداشت نمایید. درستی عملکرد مدار را توسط نرم افزار مولتی سیم نیز بررسی نمایید (شکل ۱-۱۴). (۱)

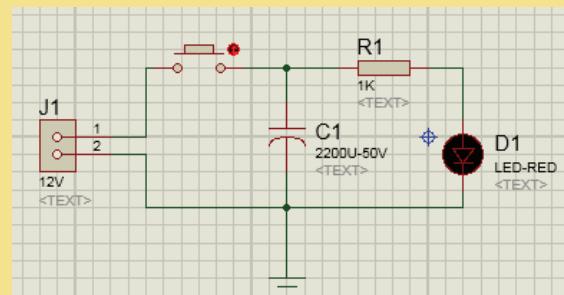


شکل ۱-۱۴

استفاده بهینه از وسایل و تجهیزات، مهارت الگوی صحیح مصرف را در فرد ایجاد نموده و طول عمر وسایل را افزایش می دهد.



توجه کنید

۱-۲۴ با استفاده از یک مقاومت 220Ω و یک دیود نوری مدار زیر را بر روی برد بورد بسته و پس از آن مقدار مقاومت را تغییر داده و تغییرات مشاهده شده در خروجی مدار را یادداشت نمایید. (شکل ۱-۱۵)

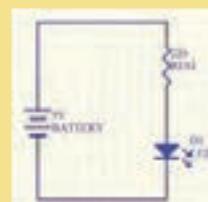

شکل ۱-۱۵

۱-۲۵ جدول زیر را تکمیل نمایید.



گفتگو کنید

مدار	خروجی	کاربرد	نیم موج	
		نیم موج	
		تمام موج با ترانس سر وسط	یکسوسازهای دیودی
		تمام موج پل	

جدول ۱-۱۳

۱-۲۶ ترجمه کنید.

In electronics, a **diode** is a two-terminal electronic component that conducts primarily in one direction (asymmetric conductance); it has low (ideally zero) resistance to the flow of current in one direction, and high (ideally infinite) resistance in the other. A semiconductor diode, the most common type today, is a crystalline piece of semiconductor material with a p-n junction connected to two electrical terminals.




یادداشت

رگولاتور (Regulator):

ولتاژ خروجی رگولاتور را از پایه خروجی و منفی آن را از پایه مشترک می‌گیریم. محدوده ولتاژ ورودی آی سی های رگولاتور سری #78## بین ۲ تا ۱۰ ولت بیش از ولتاژ خروجی آن است. به دلیل تولید حرارت زیاد توسط رگولاتور در حین کار، باید از خنک کننده جهت جلوگیری از خراب شدن رگولاتور استفاده نمود. (شکل ۱-۱۶)

این قطعه ثابت کننده ولتاژ در یک مقدار خاص می‌باشد. از این قطعه می‌توان برای تثبیت ولتاژ دلخواه استفاده کرد. این قطعه دارای ۳ پایه (ورودی-مشترک-خرجی) می‌باشد و میزان ولتاژ خروجی آن دو رقم آخر شماره آن است. نحوه اتصال رگولاتور در مدار به این صورت است که سر مثبت ولتاژ داده شده به پایه ورودی، سر منفی ولتاژ داده شده به پایه مشترک و مثبت

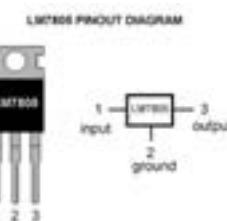

شکل ۱-۱۶

۱-۲۷ جدول زیر را تکمیل نمایید.



گفتگو کنید

ولتاژ خروجی	مثال	روش نامگذاری	کاربرد	مثبت	ثابت	رگولاتور
18V	L7818		مثبت	ثابت	
.....	79XX	منفی		رگولاتور
.....	به وسیله این رگولاتورها می‌توان ولتاژ خروجی را کنترل کرد.	متغیر		

جدول ۱-۱۴




پروژه

۱-۲۸ ساخت آداپتور

در این آزمایش با اتصال یک دیود به ثانویه ترانسفورماتور، جریان مستقیم دریافت می‌کنیم، وجود یک خازن ظرفیت بالا در خروجی می‌تواند کیفیت بهتری ایجاد نماید. به کمک مربی مدار زیر را بسته و توسط وسیله‌ای به نام اسیلوسکوپ ولتاژ خروجی را مشاهده و نتایج را بنویسید.

قطعات مورد نیاز: ترانسفورماتور کاهنده خازن یک میکرو فاراد مقاومت دوازده کیلو اهم چهار تا دیود ۱N4007 یا یکی از انواع آی‌سی‌های پل دیودی.

راهنمایی: در ابتدای کار ترانس برق متناوب ۲۲۰ ولت را به متناوب ۱۳/۷۵ ولت کاهش می‌دهد. در ادامه پل دیودی، ولتاژ متناوب ac را به ثابت dc تبدیل می‌کند و بعد از آن خازن صافی موازی شده با بار، برای رگوله کردن تقریبی مدار استفاده می‌شود و بعد از آن برای ثابت نگه داشتن ولتاژ از مقاومت بار استفاده می‌کنیم.
شکل (۱-۱۷)

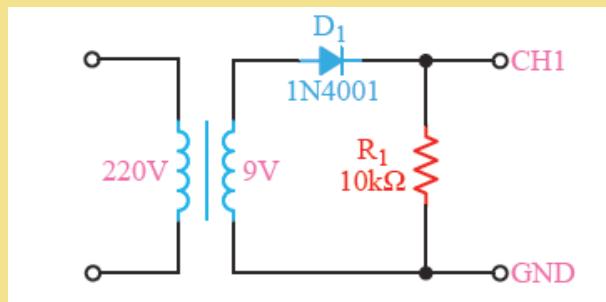

شکل ۱-۱۷ آداپتور



کارگروهی

۱-۲۹ یک رگولاتور ۷۸۰۵ بر روی برد قرار داده و پس از آن ورودی منبع تغذیه را به پایه‌های ورودی رگولاتور وصل کرده و سپس با یک مولتی متر مقدار خروجی ولتاژ آن را اندازه بگیرید. مقدار ورودی را افزایش داده و باز هم خروجی را اندازه گیری نمایید.



فیلم

۹- نماهنگ آموزشی ترانزیستورها.


ترانزیستور:

ترانزیستور در انواع و اندازه‌های مختلفی برای کارهایی مثل سوئیچ (قطع و وصل کردن جریان مثل کلید) و تقویت کنندگی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این قطعه الکترونیکی دارای سه پایه بیس (B)، کلکتور (C)، امیتر (E) می‌باشد. توسط جریان بیس می‌توان جریان کلکتور را کنترل کرد. به عنوان مثال اگر به بیس هیچ ولتاژی هم جاری می‌شود.

نوع P در وسط قرار می گیرند که در این حالت ترانزیستور را NPN می نامند.

ب) دو نیمه هادی نوع P در دو طرف و یک نیمه هادی نوع N در وسط قرار می گیرند که در این حالت ترانزیستور را PNP می نامند. (شکل ۱-۱۸)

ترانزیستور معمولی، یک المان سه قطبی معمولی است که از سه عدد نیمه هادی نوع N و P تشکیل شده است. این نیمه هادی ها به دو شکل می توانند در کنار هم قرار گیرند.
الف) دو نیمه هادی نوع N در دو طرف و یک نیمه هادی

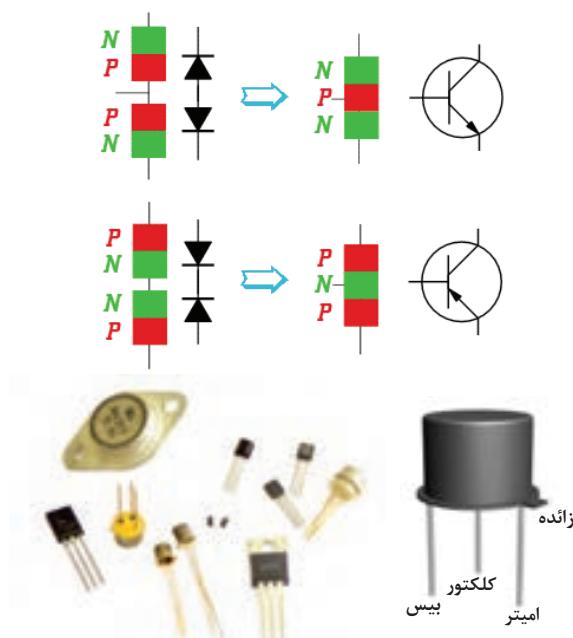


شکل ۱-۱۸ ترانزیستور

مدار زیر را بسته و آزمایش کنید. (وسایل مورد نیاز: آی سی LM35 ، ترانزیستور NPN ، مقاومت ۱۰ اهم و موتور ۵ ولت) (شکل ۱-۱۹)



فعالیت کارگاهی

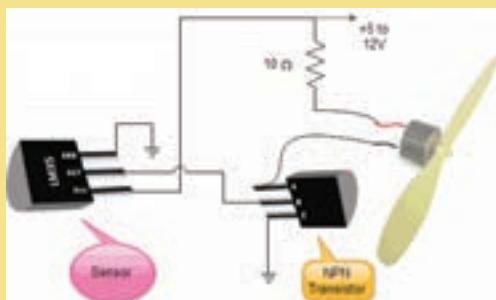

شکل ۱-۱۹


Tip41 و Tip42 ترانزیستور

ترانزیستور Tip41 از نوع NPN و ترانزیستور Tip42 از نوع PNP بوده و حداکثر جریان ۶ آمپر و ولتاژ ۱۰۰ ولت را می تواند تحمل کند.



کارگروهی

۱-۳۱ با استفاده از دو ترانزیستور Tip41 و Tip42 مدار زیر که مدار چشمک زن است بر روی برد بورد بسته و نتیجه را یادداشت نمایید. (شکل ۱-۲۰)

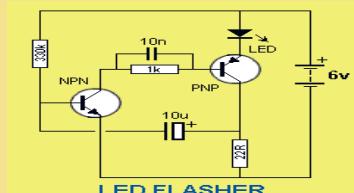

شکل ۱-۲۰




یادداشت

A **transistor** is a semiconductor device used to amplify or switch electronic signals and electrical power. It is composed of semiconductor material with at least three terminals for connection to an external circuit.

مدارهای مجتمع (آی‌سی):

مدارهایی شامل مجموعه‌ای از ترانزیستور، مقاومت و خازن است که مستقلأً برای کاری خاص در یک بسته‌بندی کوچک ساخته می‌شوند. آی‌سی‌ها

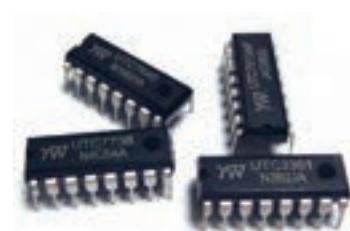

شکل ۱-۲۱ مدارهای مجتمع

مفهوم بیت و بایت: در سیگنال دیجیتال یا مقدار صفر داریم یا مقدار یک، به این مقادیر یک بیت اطلاعات می‌گویند. پس یک بیت برابر مقدار صفر یا یک می‌باشد. به هر هشت بیت یک بایت می‌گویند. مبنای ۲: تاکنون عددی که با آن کار می‌کردیم مبنای ۱۰ بود، به این صورت که ده رقم برای محاسبه داشتیم و بیش از آن را با اعدادی با توانهای ده بیان می‌کردیم (دسته یکی ده تایی صد تایی هزار تایی) اما به دلیل سهولت در پردازش اطلاعات دیجیتالی توسط کامپیوتر و سیستم‌های کنترلی از مبنای ۲ استفاده می‌شود. مبنای ۲ به این صورت است که فقط دو رقم صفر و یک برای محاسبات داریم.

سیگنال آنالوگ و دیجیتال: سیگنال به یک سری اطلاعات گفته می‌شود که قرار است انتقال داده شوند تا کاری انجام شود یا چیزی کنترل شود. حال این اطلاعات می‌تواند به صورت اطلاعات اصلی باشد مثل حرف زدن ما با هم و می‌تواند به صورت کدبندی باشد مثل فشردن یک کلید، که کلید از حالت خاموش(صفر) به حالت روشن (یک) می‌رود. به عنوان مثال برای باز کردن درب خانه می‌توان به صورت آنالوگ گفت برو در را باز کن و هم می‌توان به صورت دیجیتال کلید درب باز کن را فشرد، از مزایای سیگنال دیجیتال می‌توان به امنیت بالا و قابلیت پردازش آن اشاره کرد.

۱۰- نماهنگ آموزشی مبحث دیجیتال



فیلم

۱-۳۳ جدول زیر را تکمیل کنید.




گفتگو کنید

شماره IC	مدار کلیدی	نمبل انگلیسی	نمبل استاندارد	جبر بول	جدول صحت	کاربرد		
.....	AND	گیت های منطقی
.....		OR	
SN7404	NOT	
.....	BUFFER	
.....	NAND	
.....	NOR	
SN7486		$Y = A \oplus B = \bar{A}B + \bar{A}B$	XOR	
.....	XNOR	

جدول ۱-۱۵



۱-۳۴ به ترتیب توسط آی‌سی‌های ۷۴۰۸ و ۷۴۳۲ و ۷۴۰۴ مدارهای زیر را بیندید و نتایج را با جداول بالا مقایسه کنید. (شکل ۱-۲۲)

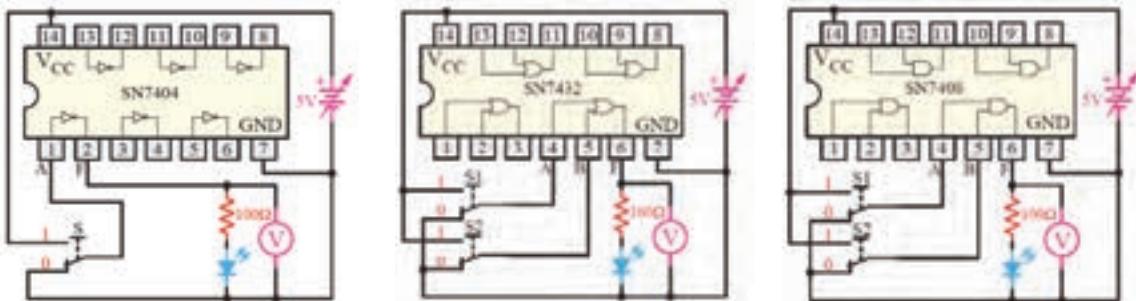

شکل ۱-۲۲

میکروکنترلر:

کنترل مدارهای الکترونیکی مورد استفاده در کارخانه‌ها به کار می‌رود. امکانات میکروکنترلرها یکسان نیست و هر کدام امکانات خاصی را دارا می‌باشند. میکروکنترلرها انواع مختلفی دارند که سه خانواده AVR - ۸۰۵۱ - Pic از مشهورترین خانواده میکروکنترلرهای می‌باشند.

به آی‌سی‌هایی که قابل برنامه ریزی می‌باشد و عملکرد آنها از قبل تعیین شده، میکروکنترلر گویند. میکروکنترلرها دارای ورودی خروجی و قدرت پردازش می‌باشد. این آی‌سی‌ها حکم یک کامپیوتر در ابعاد کوچک و قدرت کمتر را دارند. بیشتر این آی‌سی‌ها برای کنترل و تصمیم‌گیری استفاده می‌شود چون طبق الگوریتم برنامه آن عمل می‌کند این آی‌سی‌ها برای

پردازنده‌های AVR

میکروکنترلرها دارای ۳۲ رجیستر ۸ بیتی همه منظوره، که مستقیماً به واحد ALU اتصال دارند می‌باشند. (شکل ۱-۲۳)

این سری از میکروکنترلرها اولین بار در سال ۱۹۹۶ توسط شرکت Atmel به بازار ارائه شد. پردازنده مرکزی این میکروکنترلرها ۸ بیتی برپایه معماری RISC می‌باشد. این

PDIP	
(XCK/T0) PB0	1
(T1) PB1	2
(INT2/AIN0) PB2	3
(OC0/AIN1) PB3	4
(SS) PB4	5
(MOSI) PB5	6
(MISO) PB6	7
(SCK) PB7	8
RESET	9
VCC	10
GND	11
XTAL2	12
XTAL1	13
(RXD) PD0	14
(TXD) PD1	15
(INT0) PD2	16
(INT1) PD3	17
(OC1B) PD4	18
(OC1A) PD5	19
(ICP1) PD6	20
40	PA0 (ADC0)
39	PA1 (ADC1)
38	PA2 (ADC2)
37	PA3 (ADC3)
36	PA4 (ADC4)
35	PA5 (ADC5)
34	PA6 (ADC6)
33	PA7 (ADC7)
32	AREF
31	GND
30	AVCC
29	PC7 (TOSC2)
28	PC6 (TOSC1)
27	PC5 (TDI)
26	PC4 (TDO)
25	PC3 (TMS)
24	PC2 (TCK)
23	PC1 (SDA)
22	PC0 (SCL)
21	PD7 (OC2)

شکل ۱-۲۳



نحوه پروگرام کردن میکروکنترلر ATmega16

به پایه RESET اعمال گردد. ارتباط بین پروگرامر و تراشه موردنظر نیز همان طور که از اسمش پیداست به کمک دستورات برنامه نویسی موازی برقرار می شود و به همین دلیل سرعت برنامه ریزی در این روش دو برابر سریعتر از حالت ISP است. برخلاف روش ISP که بعضی از انواع AVR از آن پشتیبانی نمی کنند، روش برنامه ریزی موازی می تواند برای انواع AVR به کار برد شود. بنابراین به طور کلی از این روش در مواردی که تولید انبوه موردنظر است استفاده می گردد. (شکل ۱-۲۴)

پروگرامرها دستگاه هایی هستند که می توانند برنامه زبان C نوشته شده در نرم افزار CodeVision را بر روی حافظه میکروکنترلرهای AVR منتقل نمایند. اطلاعات به وسیله یک کابل از طریق پورت Serial یا Parallel به بخش سخت افزار منتقل می شوند. دو روش مختلف جهت برنامه ریزی تراشه های AVR وجود دارد که برنامه ریزی موازی و سریال (حالت ISP) نامیده می شوند. در حالت موازی تراشه موردنظر در سوکت پروگرامر قرار داده می شود. در این روش لازم است تا ولتاژ 12 ± 1 ولت



شکل ۱-۲۴

۱-۳۵ ترجمه کنید

A **microcontroller** is a small computer on a single integrated circuit containing a processor core, memory, and programmable input/output peripherals



یادداشت



تنظیم ارتفاع و شکن‌های تخت‌های بیمارستانی همیشه به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در بحث خدمات بیمارستانی مطرح بوده به طوری که انجام آن توسط پرستار یا همراهان بیمار همیشه با مشکلاتی همراه بوده و رسیدن به یک راه حل مناسب می‌تواند در ارایه خدمات بهتر موثر باشد. به نظر شما چگونه می‌توان مکانیزمی طراحی نمود تا این کار به راحتی انجام گیرد؟

با کمی تغییر در طراحی مکانیزم تخت‌های بیمارستانی می‌توان روش‌های جایگزین مناسبی را برای مدل‌های قبلی که همواره با مشکلات متعددی روبرو بوده پیشنهاد داد.

پس از ساخت مکانیزم تخت بیمارستانی با قابلیت تا شوندگی:

• مرحله اول: استفاده از کلید سه حالته دستی برای کنترل موتور در سیستم حرکتی است. (کنترل بالا و پایین رفتن تخت به کمک یک کلید سه حالته) و با استفاده از مدار کنترل توسط دو رله و دو ترانزیستور برای تغییر جهت حرکت موتور.

• مرحله دوم: کنترل خودکار سیستم بالا و پایین رونده تخت و فیدبک مکانی سیستم حرکتی به کمک حسگرهای میکروسویچ و کنترل آن با یک میکروکنترلر و درایور مناسب.

• مرحله سوم: کنترل به وسیله یک تلفن همراه هوشمند با ارتباط بلوتوث و یک نرمافزار کنترلی نصب شده روی گوشی تلفن همراه (البته سخت افزار مورد نیاز نیز طراحی و روی تخت نصب می‌گردد). (شکل ۱-۲۵)



شکل ۱-۲۵ کنترل تخت بیمارستانی

مرحله اول:

الف) روش کنترل ساده با استفاده از کلید و موتور الکتریکی:

یکی از روش های تنظیم شکن تخت استفاده از یک منبع جریان الکتریکی و چرخاندن میله با استفاده از موتور الکتریکی است. در این روش با استفاده از یک موتور الکتریکی و یک منبع ولتاژ مناسب و یک کلید سه حالت می توان بالا و پایین رفتن شکن تخت را به آسانی و به کمک یک کلید انجام داد. البته لازم است تا یک مکانیزم مناسب با نصب یک موتور dc گیربکس دار با ولتاژ ۱۲ ولت، توانی در حدود ۱۰۰ وات و با سرعتی حدود ۱۰۰ دور در دقیقه(rpm) طراحی و ساخته شود. در شکل زیر موتور و کلید مناسب دیده می شوند. (شکل ۱-۲۶)




شکل ۱-۲۶

ب) کنترل حرکت موتورهای تغییر جهت چرخش موتور با استفاده از دو ترانزیستور / دو رله:

یک موتور DC معمولی (با جریان مصرفی پایین) را می توان با یک ترانزیستور راه اندازی نمود ولی برای راه اندازی موتورهای DC با جریان بالا یا موتورهای AC (مثل موتور کولر آبی) باید با کمک رله راه اندازی شوند. البته باید توجه داشته باشید که راه اندازی رله، خود نیازمند راه اندازی توسط ترانزیستور است برای راه اندازی یک موتور در وضعیت چپ گرد و راست گرد به دو ترانزیستور و دو رله نیاز داریم. برای این کار ابتدا هر دو رله را توسط دو ترانزیستور سوئیچ می نماییم.


مoter به پایه های مشترک دو رله وصل شده و پایه های NO و NC به ترتیب به یک دیگر وصل می شوند و نهایتاً به مثبت و منفی باتری متصل می گردند با کنترل ورودی های بیس ترانزیستور می توان موتور را در وضعیت خاموش / روشن / چپ گرد / راست گرد کنترل نمود. (شکل ۱-۲۷)

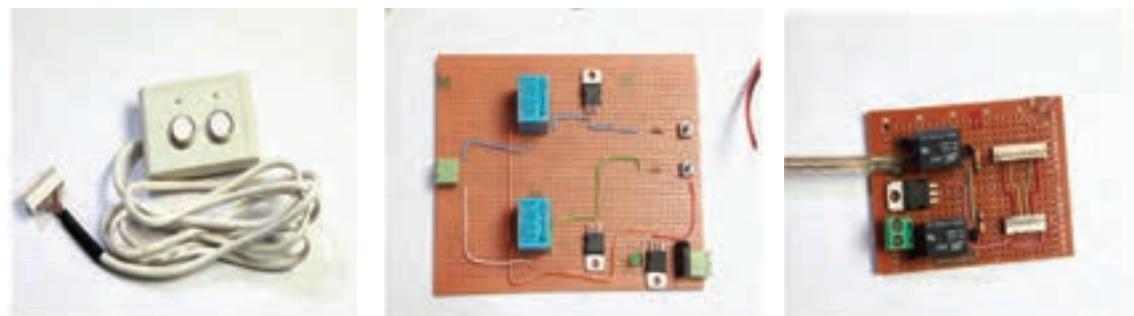

شکل ۱-۲۷

نحوه راه اندازی مکانیزم حرکتی تخت توسط ریموت کنترلر:

در این مبحث قصد داریم مدار کنترلی ساده‌ای را طراحی نماییم که با یک ریموت کنترلر دو جهت چرخش بالا و پایین تخت را کنترل نماییم. برای این منظور شما با قطعات الکترونیکی آشنا شده‌اید در این مبحث با نحوه اتصالات و راهاندازی مدار هر قسمت به صورت گام به گام آشنا شده و پیش می‌رویم. (شکل ۱-۲۸)

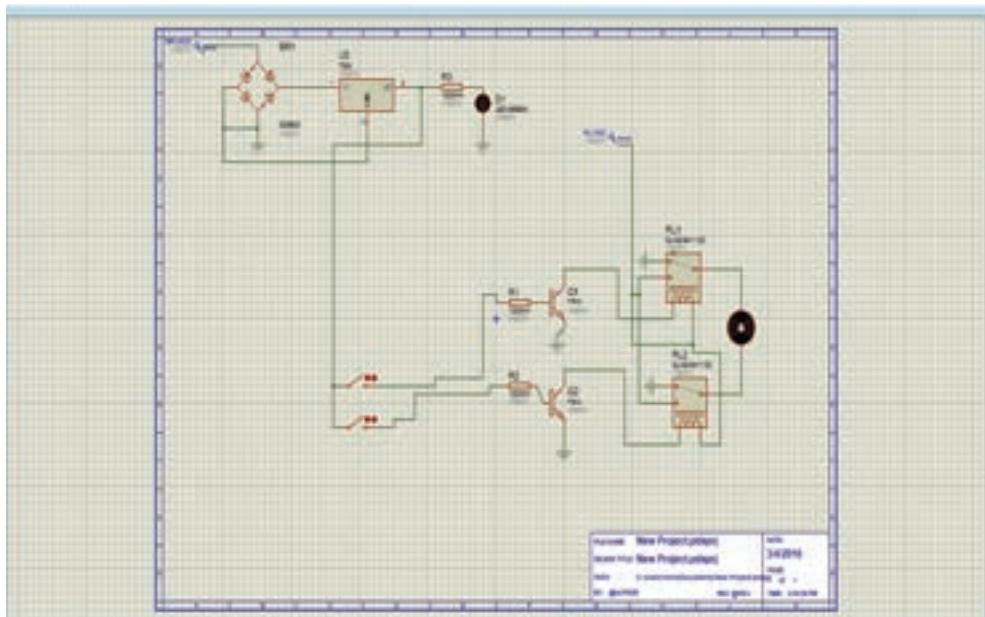

شکل ۱-۲۸


۱- راه اندازی مدار تغذیه

برای این منظور از دو قطعه پل دیود و رگولاتور برای راه اندازی مدار که دو عملکرد کنترل جهت ولتاژ و مقدار ولتاژ را بر عهده دارند استفاده شده است.



فعالیت کا گاہ

قطعات مورد نیاز: ۱- پل دیود -۲- رگولاتور -۳- سوکت مخابراتی ۲ پین -۴- مقاومت ۱ کیلوواهم -۵- LED (شکل ۱-۲۹) مدار زیر را بر روی فیبر سوراخ دار بسته و تغییرات خروجی آن را یادداشت نمایید.

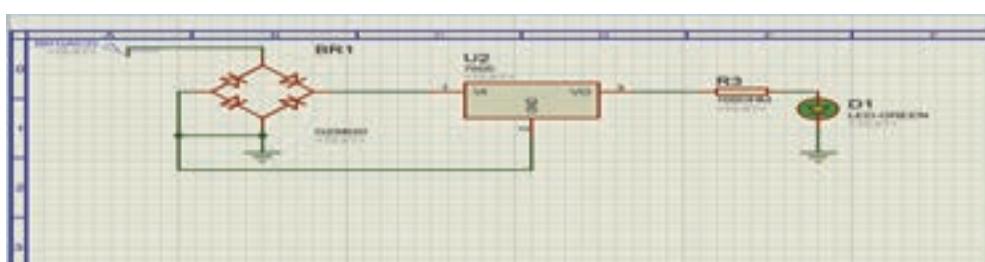

شکل ۱-۲۹



۲ راه اندازی مدار راه انداز موتور


برای راه اندازی موتور DC استفاده شده در این پروژه از دو قطعه ترانزیستور (جهت تقویت جریان) و رله (سوئیچینگ) استفاده می کنیم.

در این بخش شما باید قسمت کنترلی موتور خود را پیاده سازی کرده و ارتباط آن با ریموت کنترل را برقرار نمایید. قطعات مورد نیاز: ۱- رله ۵ ولت دو کنتاکت ۲- دو ترانزیستور Tip41 ۳- مقاومت ۱/۲ کیلو اهم ۴- سوکت مخابراتی ۲ پین

پایه های VCC، N.C، N.O، Pole و GND رله را در ابتدا تعیین نمایید. (شکل ۱-۳۰)



توجه کنید

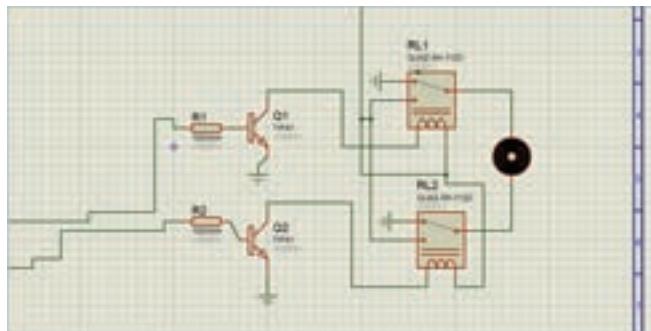


شکل ۱-۳۰

پس از برقراری ارتباط قطعات با یکدیگر، یکی از پایه های Base ترانزیستور را فعال تا نحوه عملکرد موتور را مشاهده نمایید.

۳- راه اندازی ریموت کنترل و برقراری ارتباط بین ریموت با ترانزیستور:


برای فعال سازی پایه های Base ترانزیستورها و کنترل جهت چرخش موتورها از دو کلید فشاری معمولی می توانیم استفاده نماییم. برای این منظور دو عدد کلید بر روی یک فیبر مسی لحیم کرده و به پایه ورودی آن مقدار ولتاژ ۵ ولت وصل می نماییم و پس از آن پایه خروجی کلید را به Base ترانزیستورها متصل می کنیم با هر بار فشار دادن کلیدها پایه Base ترانزیستور فعال شده و موتور شروع به چرخش می کند. (شکل ۱-۳۱)

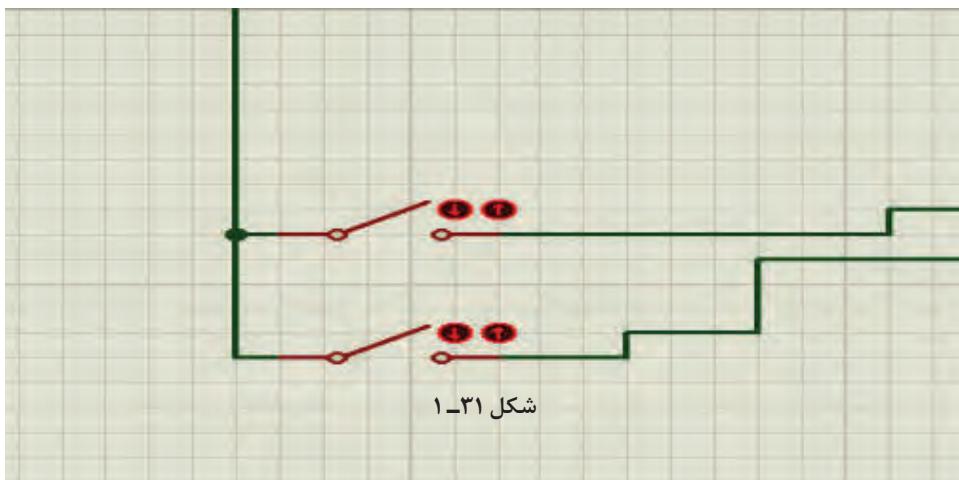

شکل ۱-۳۱

مرحله دوم:

نحوه راهاندازی مکانیزم حرکتی تخت بیمار با یک میکروکنترلر و درایور مناسب توسط ریموت کنترلر: برای راهاندازی یک سیستم حرکتی تخت در دو جهت پایین و بالا، همان گونه که در تصویر نیز مشاهده می‌کنید به یک مدار راهانداز موتور DC، میکروکنترلر جهت پردازش اطلاعات و کنترل خروجی‌های مدار، حسگرهای ورودی و مدار تغذیه مورد نیاز می‌باشد. هم‌اکنون باید مدار فوق را پیاده‌سازی و بعد از پروگرام نمودن آن نحوه عملکرد مدار را مشاهده نمایید. (شکل ۱-۳۲)

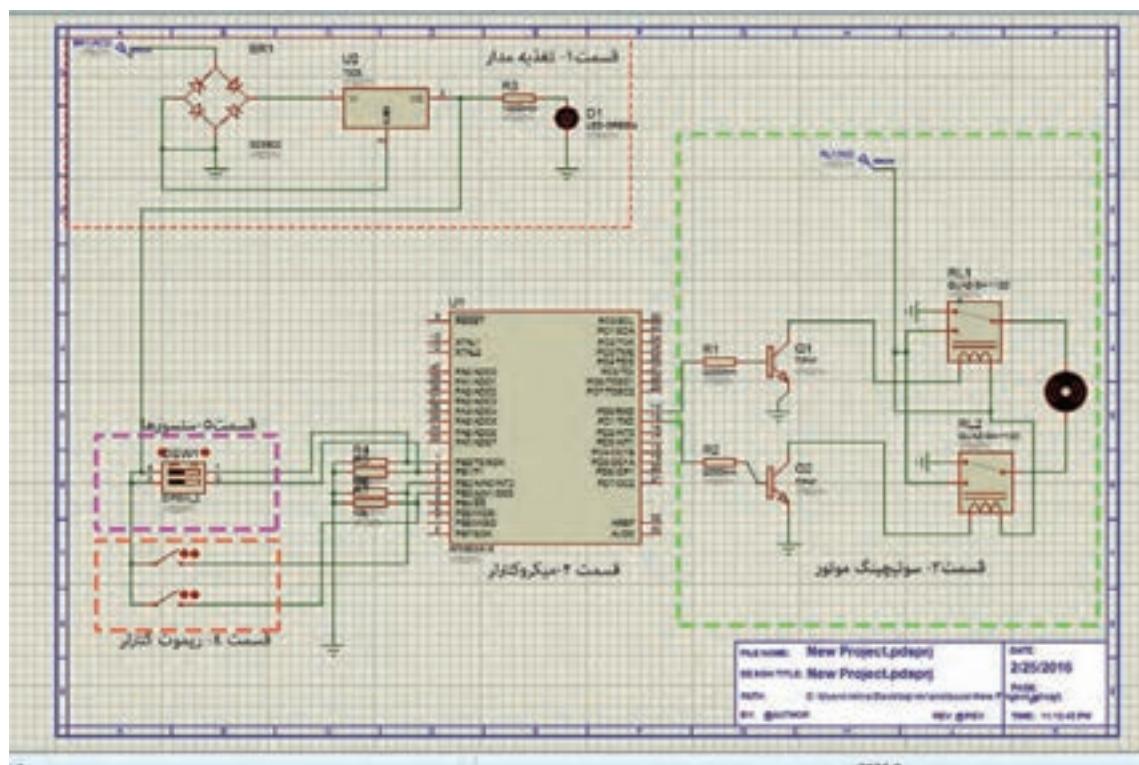

شکل ۱-۳۲

قسمت اول، تغذیه مدار


در این قسمت از مدار برای تثبیت میزان ولتاژ و جهت جریان از دو قطعه پل دیود و رگولاتور استفاده شده است.



فعالیت کارگاهی

مدار زیر را بر روی فیبر سوپراخ دار بسته و تغییرات خروجی آن را یادداشت نمایید.

قطعات مورد نیاز: ۱- پل دیود ۲- رگولاتور ۳- سوکت مخابراتی ۴- پین ۵- مقاومت ۱ کیلوواهم LED (شکل ۱-۳۳)

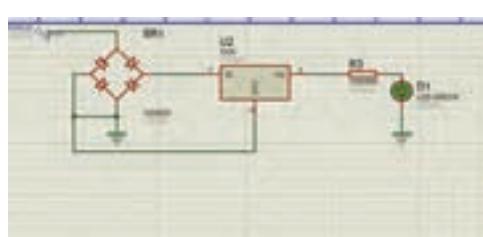

شکل ۱-۳۳

قسمت دوم ، میکرو کنترلر :

همان گونه که در مبحث میکرو کنترلر توضیح داده شد، میکرو کنترلر مهم ترین قسمت اصلی یک مدار می باشد که وظیفه دریافت اطلاعات ورودی مدار پردازش و اجرای دستورات کنترلی را بر عهده دارد. در این مرحله شما باید میکرو کنترلر خود را بر روی برد قرار بدهید.



فعالیت کارگاهی

در این بخش شما باید قسمت پایه آی سی میکرو را بر روی برد قرار داده و پس از آن پایه های ولتاژ آن را وصل کرده و پروگرام نمایید. قطعات مورد نیاز: ۱- پایه آی سی ۴۰ پین ۲- سوکت مخابراتی ۶ پین ۳- میکرو کنترلر Atmega16



توجه کنید

به فایل مشخصات فنی میکرو کنترلر مراجعه نموده و میزان ولتاژ مورد نیاز آن برای راه اندازی و همچنین پایه های پروگرام آن را مشخص کنید.



فعالیت کارگاهی

قسمت سوم ، مدار راه انداز موتور :


همان گونه که در تصویر فوق مشاهده می کنید برای راه اندازی موتور DC در دو جهت به یک قطعه راه انداز احتیاج داریم. برای این منظور از دو رله DC دو کن tact ۵ ولت استفاده شده است. همچنین برای تقویت جریان مورد نیاز موتور از دو ترانزیستور Tip41 استفاده شده است.

در این بخش شما باید قسمت کنترلی موتور خود را پیاده سازی کرده و ارتباط آن با میکرو کنترلر را برقرار نمایید. قطعات مورد نیاز: ۱- رله ۵ ولت دو کن tact ۲- دو ترانزیستور Tip41 ۳- مقاومت ۱/۲ کیلو اهم ۳- سوکت مخابراتی ۲ پین



توجه کنید


پایه های Pole N.O N.C VCC و GND رله را در ابتدا تعیین نمایید. (شکل ۱-۳۴)

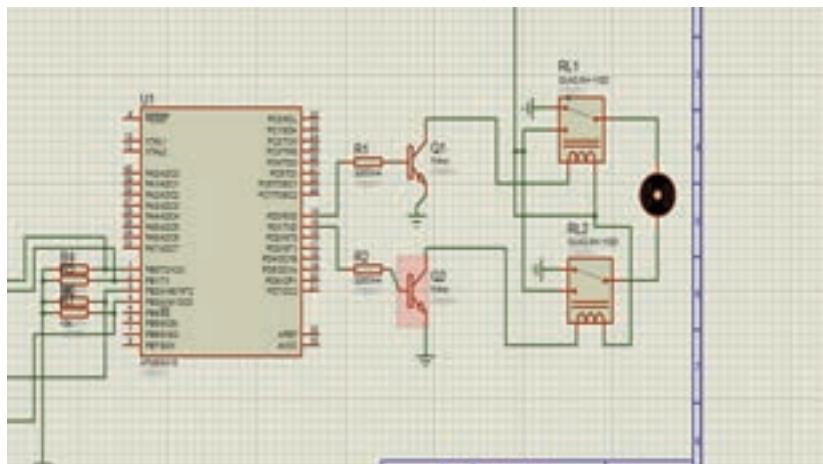

شکل ۱-۳۴

قسمت چهارم، ریموت کنترل :


ریموت کنترل استفاده شده در این پروژه یک ریموت بسیار ساده می‌باشد که شما می‌توانید با دو کلید فشاری این ریموت را طراحی نمایید. برای این منظور دو عدد کلید فشاری را بر روی یک فیبر سوراخ دار لحیم کرده و یک پایه آن را به صورت pullDown (یک سر مقاومت به GND) متصل نمایید. پس از این کار خروجی کلیدها را با دو سیم به پایه‌های PB.۲ و PB.۳ میکرو متصل نمایید. یا همچنین می‌توان برای راه اندازی این ریموت در ابتدا پایه‌های مورد استفاده شده میکرو کنترل را به عنوان ورودی ریموت استفاده شده است را با مقاومت به صورت وصل کرد. (شکل ۱-۳۵ Pull down)

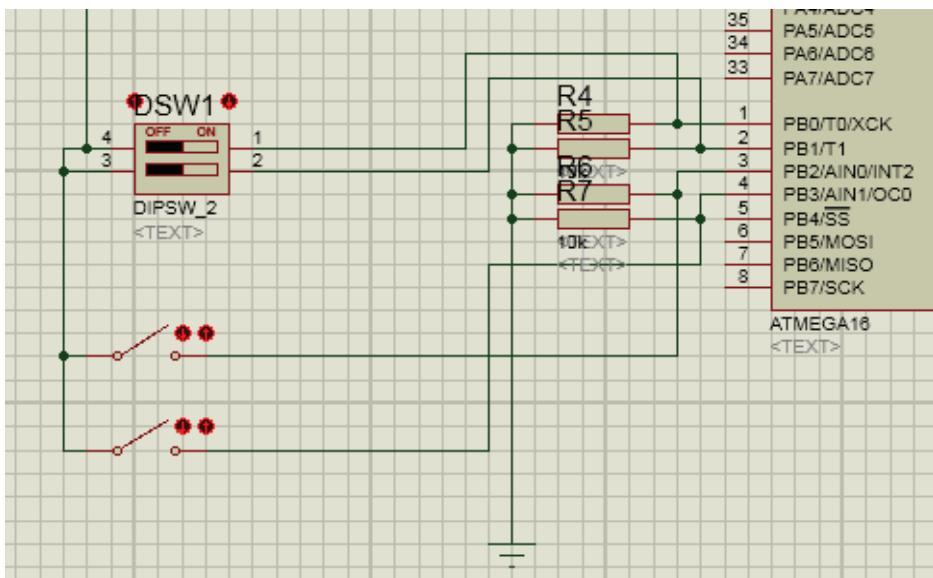

شکل ۱-۳۵

قسمت پنجم ، سنسور :


برای جلوگیری بیش از حد بالا و پایین آمدن تخت از دو سنسور DIP Switch بر روی تخت استفاده شده است. خروجی این سنسورها برای مثال به پایه‌های PB.۰ و PB.۱ میکرو متصل شده‌اند در صورت بیش از حد بالا آمدن تخت سنسور فعال شده و باعث تغییر وضعیت پایه میکرو می‌شود در این صورت حرکت متوقف خواهد شد. همانند همین الگوریتم برای آن یکی سنسور نیز باید در نظر گرفته شود. (شکل ۱-۳۶)

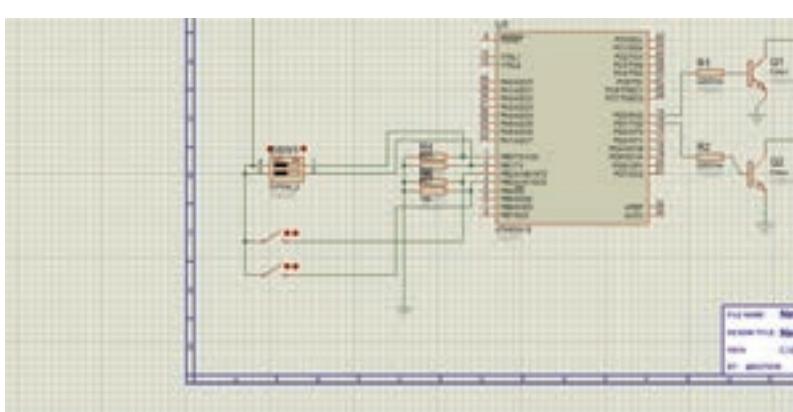

شکل ۱-۳۶

با نوشتن یک برنامه ساده برای یک میکروکنترلر ATmega16 برنامه پذیر از خانواده AVR که می تواند اطلاعات تعداد زیادی سنسور را دریافت نماید و پس از بررسی و تحلیل، فرمان لازم جهت کنترل مکانیزم حرکتی یعنی موتور را صادر نماید. در اینجا دو عدد سنسور میکروسوئیچ در ابتدا و انتهای محدوده چرخش موتور وصل شده است و خروجی این دو سنسور نیز به یکی از پورت های میکروکنترلر مثل PB.0، PB.1، PB.2 و PB.3 برای کنترل حرکت موتور که از دو عدد رله/ترانزیستور به عنوان درایور استفاده شده است از یکی دیگر از پورت های میکروکنترلر مثل PD.0، PD.1 استفاده می کنیم. در شکل زیر نحوه اتصال مدار ترسیم شده است و در ادامه یک برنامه ساده برای راه اندازی موتور با کنترل جهت و محدوده چرخش آن ارائه می گردد که با باز کردن نرم افزار کد ویژن و نوشتن برنامه توسط هنرآموز و سپس پروگرام کردن برنامه بر روی میکروکنترلر آن را بر روی مدار قرار داده و تست می کنید.

(شکل ۱-۳۷)

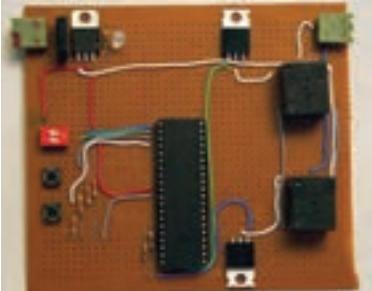

```


File Edit Search View Project Tools Settings
FADSTAD HADI\b16\bc
Notes b.c
1 #include <mega16.h>
2 #define sensorup PINB.0
3 #define up PINB.2
4 #define sensordown PINB.1
5 #define down PINB.3
6 void main(void)
7 {
8     PORTB=0x00;DDRB=0x00;
9     PORTD=0x00;DDRD=0x03;
10    ACSR=0x80;SFIOR=0x00;
11    while(1)
12    {
13        if(up==1 && sensorup==0)
14        { PORTD.0=1;PORTD.1=0; }
15        if(down==1 && sensordown==0)
16        { PORTD.0=0;PORTD.1=1; }
17        else if(up==1 && sensorup==1)
18        { PORTD.0=0;PORTD.1=0; }
19        else if(down==1 && sensordown==1)
20        { PORTD.0=0;PORTD.1=0; }
21        else if(up==0 && sensorup==0)
22        { PORTD.0=0;PORTD.1=0; }
23        else if(down==0 && sensordown==0)
24        { PORTD.0=0;PORTD.1=0; }
25    }
26
27

```

شکل ۱-۳۷

مرحله سوم:

کنترل به وسیله تلفن همراه توسط ماژول بلوتوث (شکل ۱-۳۸)

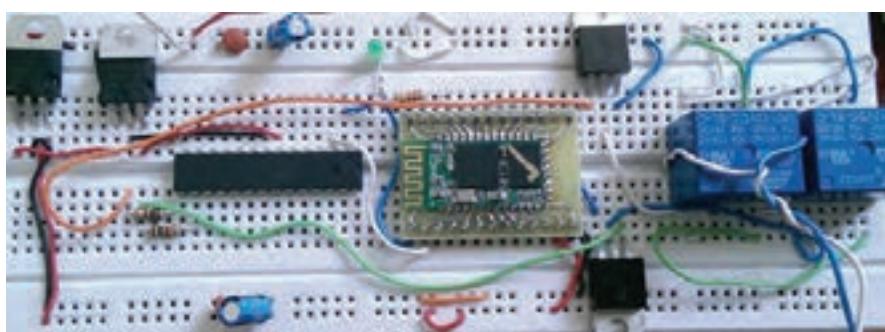

شکل ۱-۳۸

در این مرحله از کار توسط بلوتوث و ارتباط با موبایل می توان کنترل جهت چرخش موتور و در نتیجه حرکت شکن تخت به سمت بالا و پایین را در اختیار گرفت.

BLUETOOTH

با پیشرفت تکنولوژی، ارتباطات بی‌سیم بالاخره جایگزین روش‌های ارتباطی سابق شد. بلوتوث هم یکی از همین روش‌های ارتباطی است که به طور خودکار عمل می‌کند و در چند سال اخیر استفاده از آن گسترش یافته است. بزرگ‌ترین نکته مثبت بلوتوث این است که می‌تواند ارتباطی بی‌سیم، ارزان و خودکار بین دستگاه‌های الکترونیکی برقرار کند. البته روش‌های دیگری هم برای برقراری ارتباط بدون سیم وجود دارند، مانند WiFi یا ارتباط (IR) اشعة مادون قرمز.


بلوتوث در حقیقت نام تجاری برای شبکه‌های بی‌سیم شخصی (PAN) است که با استاندارد IEEE ۸۰۲.۱۵.۱ هم شناخته می‌شود. بلوتوث با استفاده از یک فرکانس برد کوتاه رادیویی (بدون نیاز به مجوز) و این امکان ارتباط و تبادل اطلاعات بین دستگاه‌هایی چون کامپیوترهای جیبی، تلفن‌های همراه، کامپیوترهای شخصی و laptop، چاپگرهای، دوربین‌های دیجیتال و دستگاه‌های بازی کامپیوتری را فراهم می‌آورد.

بلوتوث یک استاندارد رادیویی و پروتکل ارتباطی مصارف با توان پایین و برد کوتاه (۱۰۰ متر) می‌باشد که با نصب یک میکرو چیپ ارزان قیمت در دستگاه‌ها فعال می‌شود. دستگاه‌هایی که در حدفاصل مجاز از یکدیگر قرار دارند می‌توانند با استفاده از بلوتوث با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. از آنجایی که این دستگاه‌ها از یک سیستم ارتباطی رادیویی استفاده می‌کنند احتیاجی به خط دید مستقیم بین آنها وجود ندارد و حتی می‌توانند در اتاق‌های مجزا از هم باشند.


قسمت زیر به مدارات مرحله قبل اضافه می‌گردد. (شکل ۱-۳۹) و (شکل ۱-۴۰)



توجه کنید

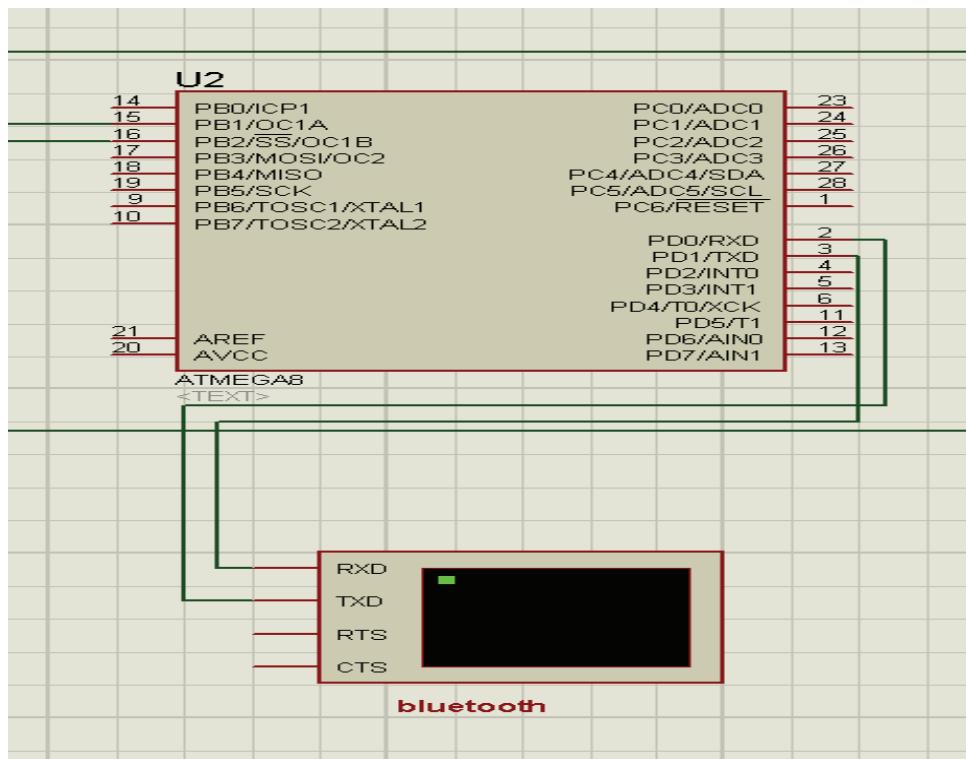


شکل ۱-۳۹

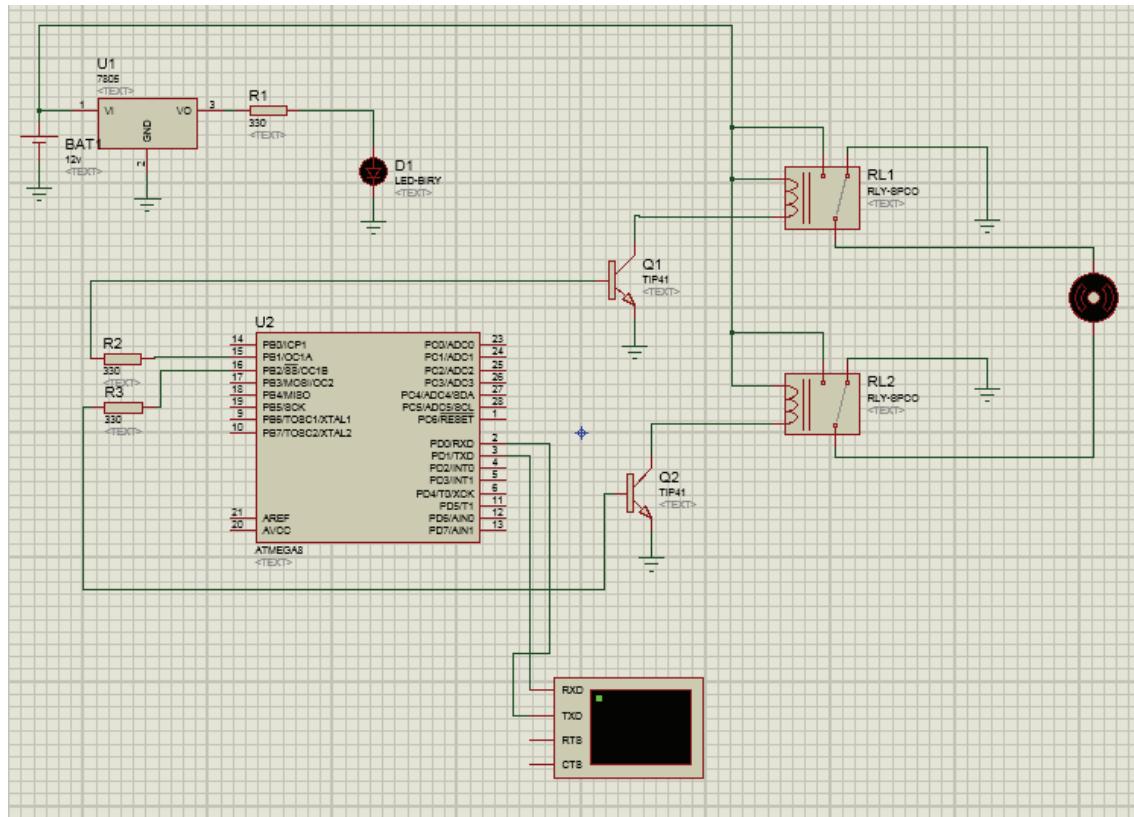

شکل ۱-۴۰

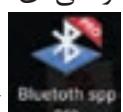در این قسمت پس از نوشتن برنامه توسط نرم افزار کد ویژن که فیلم آن در سی دی همراه آمده است و پروگرام



کردن آی سی میکروکنترلر مشابه حالت قبل، بایستی اپلیکیشن بلوتوث (Bluetooth SPP Pro) را که از سی دی همراه یا اینترنت تهیه کرده ایم بر روی تلفن همراه نصب کرده و پس از باز کردن اپلیکیشن به ترتیب مراحل زیر بر روی تلفن همراه انجام می دهیم: (شکل های ۱-۴۸ تا ۱-۴۸)



شکل ۱-۴۱




شکل ۱-۴۲




شکل ۱-۴۳



شکل ۱-۴۴

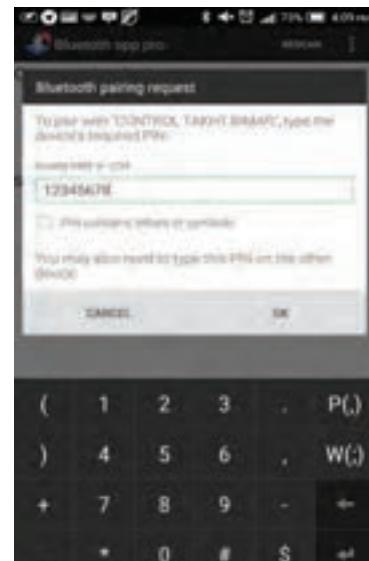

شکل ۱-۴۵

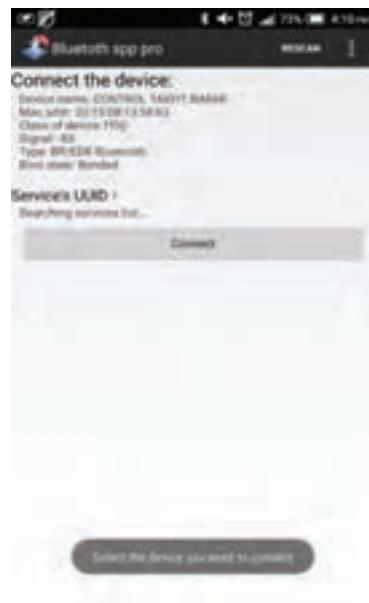

شکل ۱-۴۶

مرحله ۷:


در این قسمت ما انتخاب می کنیم که با زدن کد، تخت را کنترل کنیم (cmd line mode) و یا اینکه بر روی کلید up و یا down کلیک کرده و آن را بالا و پایین ببریم .(keyboard mode)



شکل ۱-۴۷

مرحله ۸:

در این مرحله می توان بر روی up جهت حرکت به سمت بالا و یا Down جهت حرکت به سمت پایین و یا stop جهت متوقف کردن حرکت استفاده کرد.

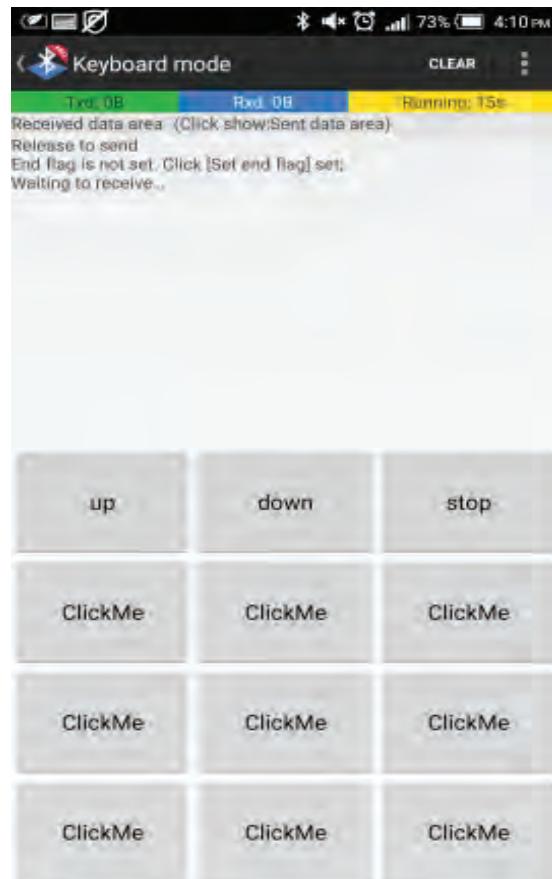

شکل ۱-۴۸



طریقه کدنویسی برای ماژول بلوتوث


مرحله ۱ :

اجرا کردن برنامه کدویزن (کدویزن یک کامپایلر محسوب می شود که دستورات نوشته شده به زبان سی را به منطق میکرو تبدیل می کند)




مرحله ۲ :

باز کردن یک پروژه جدید طبق مراحل مشخص شده در تصویر :

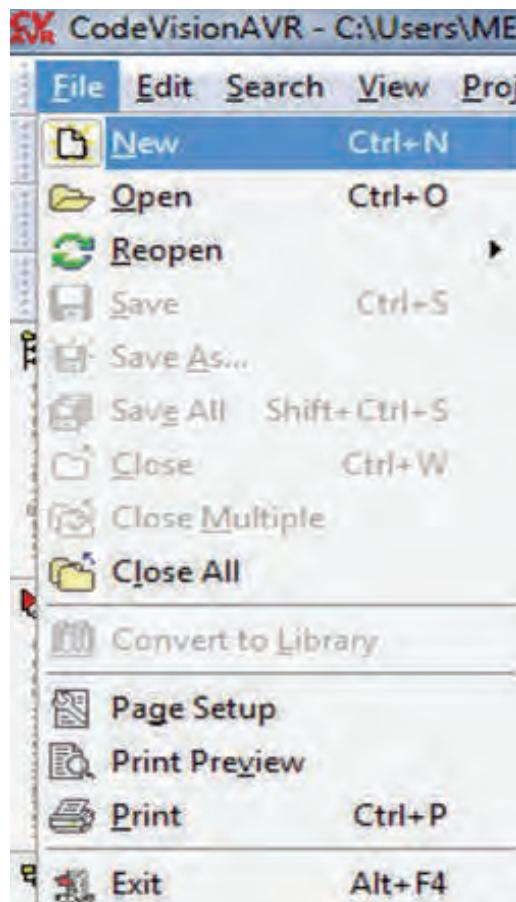

مرحله ۳ :

پس از انتخاب گزینه بالا یک پنجره باز می شود که باید به صورت زیر انتخاب انجام شود.

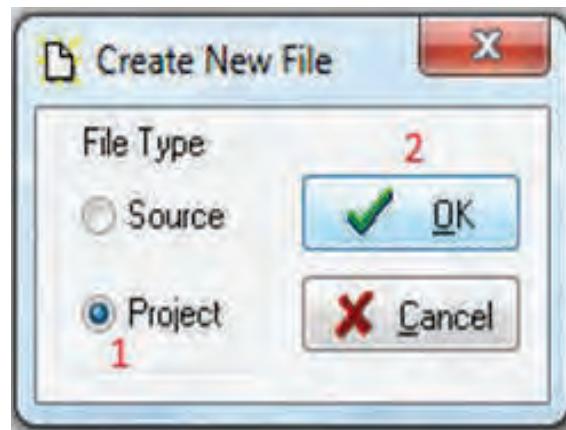

مرحله ۴ :

سپس در پنجره بعدی از ما پرسیده می شود که به دستیار کدنویسی نیاز داریم یا خیر؟ که ما از آن برای راحتی کار استفاده می کنیم:




مرحله ۵ :

سپس چون می خواهیم برای یکی از میکروهای سری اتمگا برنامه نویسی کنیم در پنجره جدید باید گزینه بالا را مطابق شکل زیر انتخاب و تأیید کنیم.




مرحله ۶:

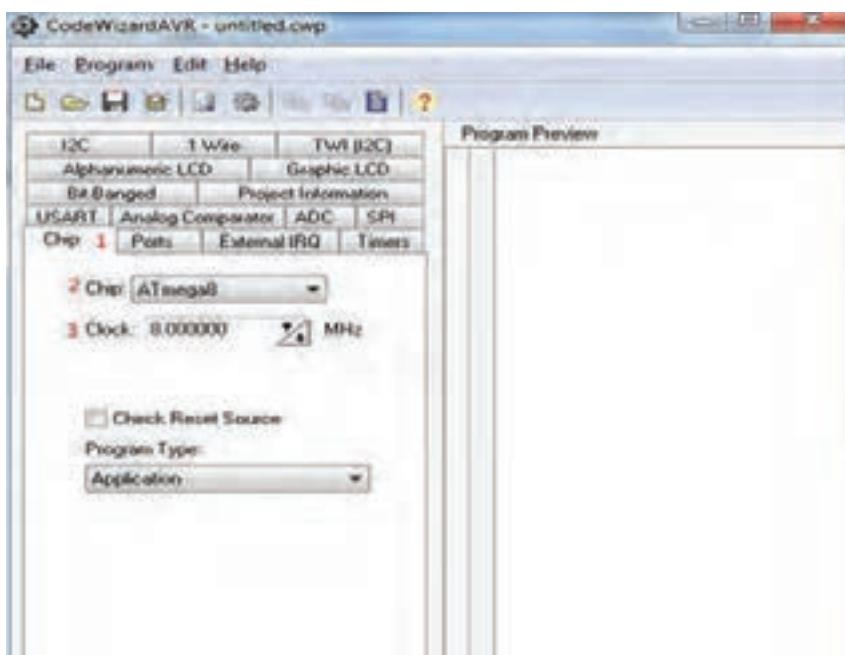
صفحه ای جدید باز می شود که همان دستیار برنامه نویسی است. با توجه به اعداد مشخص شده مقادیر مانند شکل تعیین می گردد.



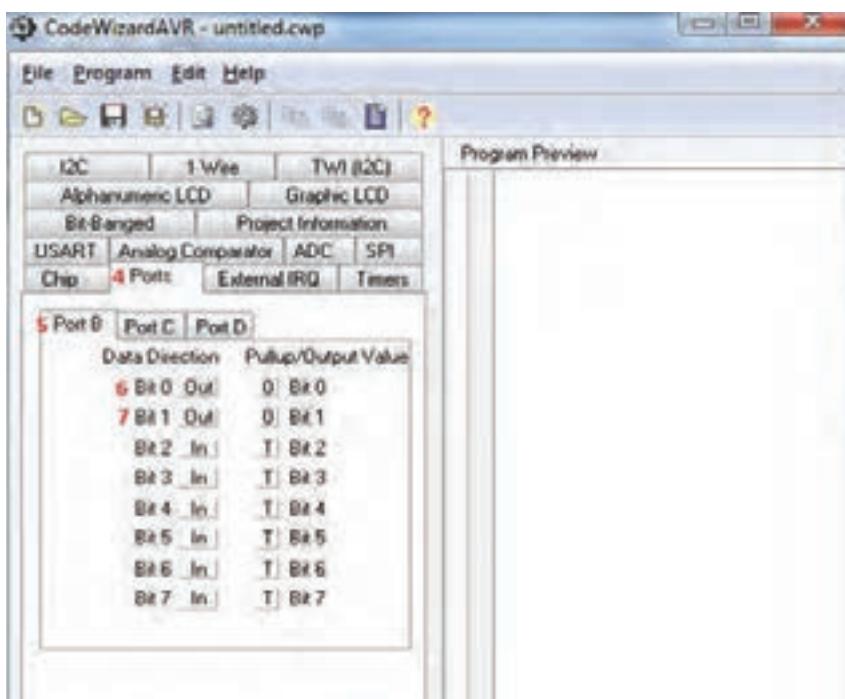در این مرحله نوع میکرو و فرکانس کاری آن تعیین می گردد:



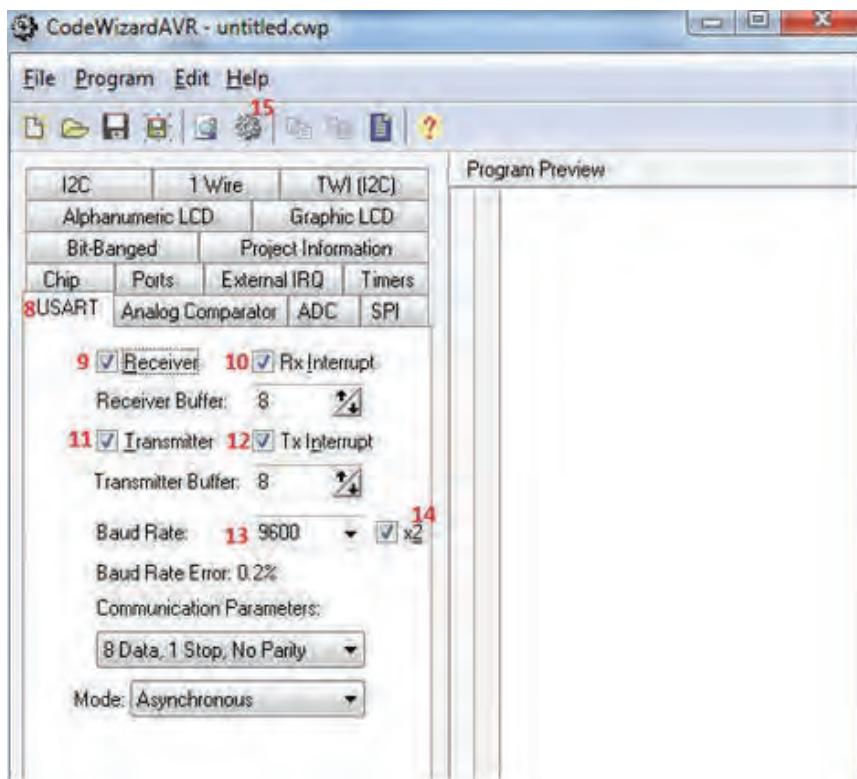
در این مرحله وضعیت پایه‌های میکرو را تعیین و برای اینکه بتوانیم از آنها به عنوان خروجی استفاده کنیم:



در این مرحله رابط سریال میکرو را برای متصل شدن به بلوتوث تنظیم می‌کنیم (به صورت فرستنده و گیرنده با بیت ریت ۹۶۰۰ (سرعت انتقال) دو باند). در ادامه شروع به ذخیره کردن و ساخت بیس اصلی برنامه می‌کند که پس از زدن این گزینه:




باشد مکانی را مشخص کنیم و برنامه سه بار و سه فایل مختلف را ذخیره می کند که بهتر است هر سه دفعه یک نام مشخص را وارد کنید.

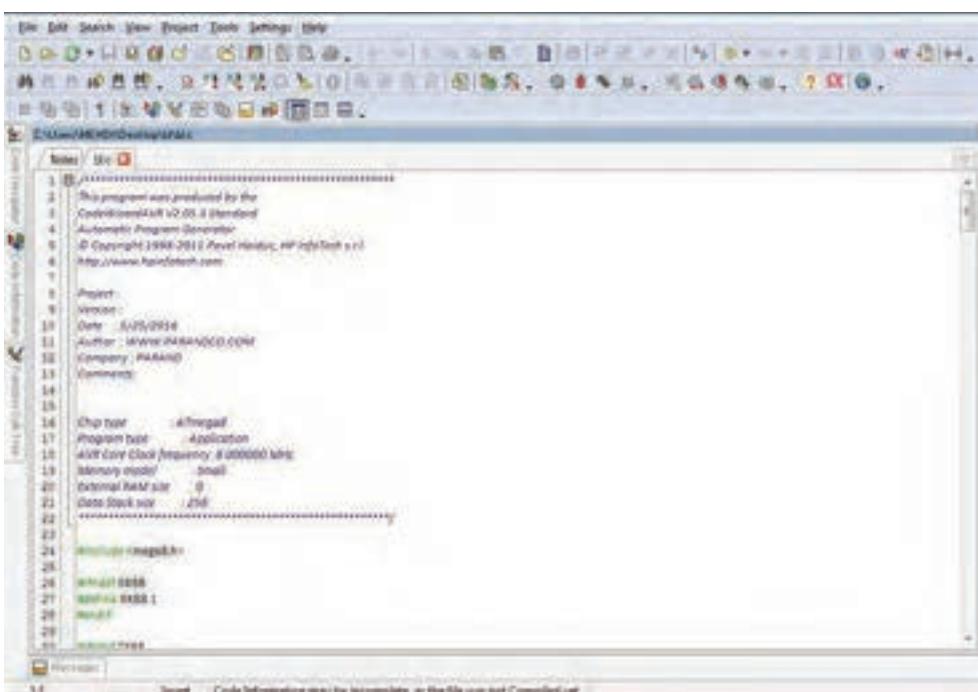

محلہ ۷:

باید به خط ۷۸ پر نامه، جو عکسی که مشخص شده را بتوانید (کد بین، فلش، های، قرمز):

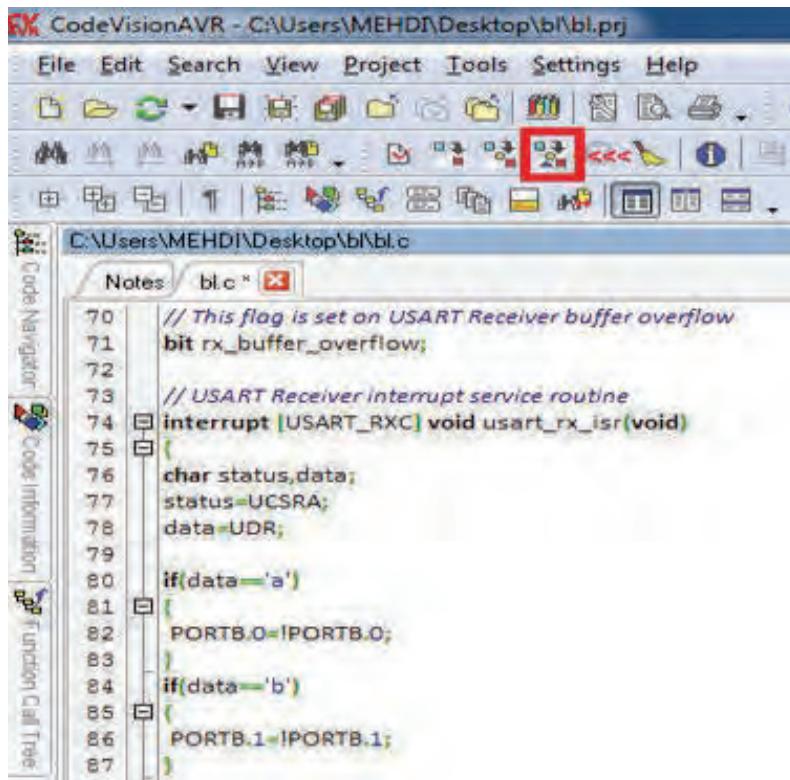
و در ادامه روی گزینه مشخص شده در عکس زیر کلیک کرده تا برنامه ساخته شود :




```
CodeVisionAVR - CAUsers\MEHDI\Desktop\bl\bl.prj
File Edit Search View Project Tools Settings Help
C:\Users\MEHDI\Desktop\bl\bl.c
Notes bl.c *
70 // This flag is set on USART Receiver buffer overflow
71 bit rx_buffer_overflow;
72
73 // USART Receiver interrupt service routine
74 interrupt USART_RXC void usart_rx_isr(void)
{
75     char status,data;
76     status=UCSRA;
77     data=UDR;
78
79     if(data=='a')
80     {
81         PORTB.0=PORTB.0;
82     }
83     if(data=='b')
84     {
85         PORTB.1=PORTB.1;
86     }
87 }
```

مرحله ۸ : تست برنامه

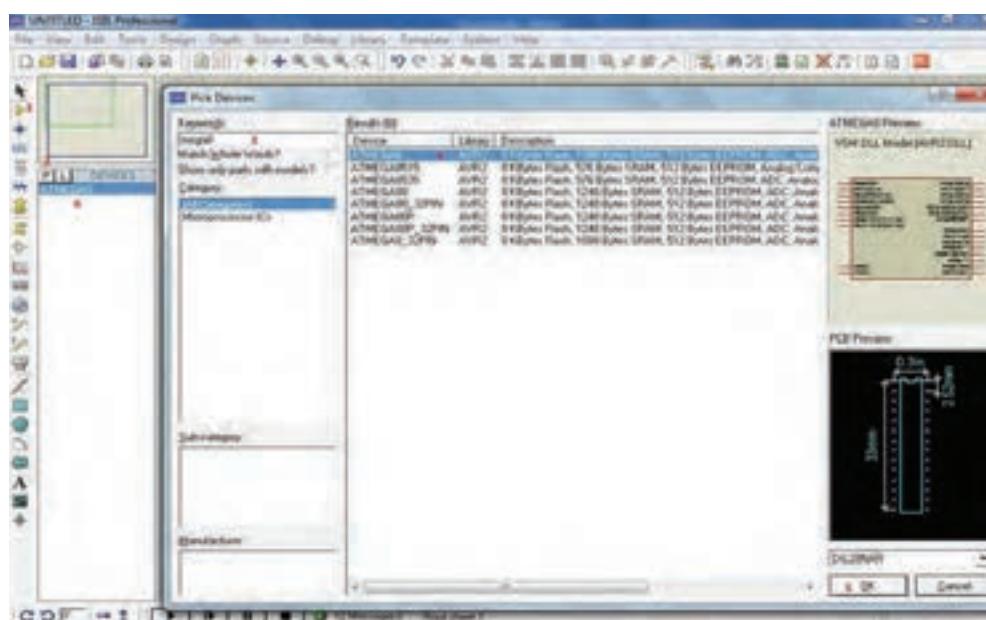
حالا برای تست این برنامه می توانیم از نرم افزار پروتئوس به صورت زیر استفاده کنیم : (میکروی مورد نظر را که مگا ۸ بود لود می کنیم)




در ادامه میکرو را به روی صفحه قرار داده می شود :

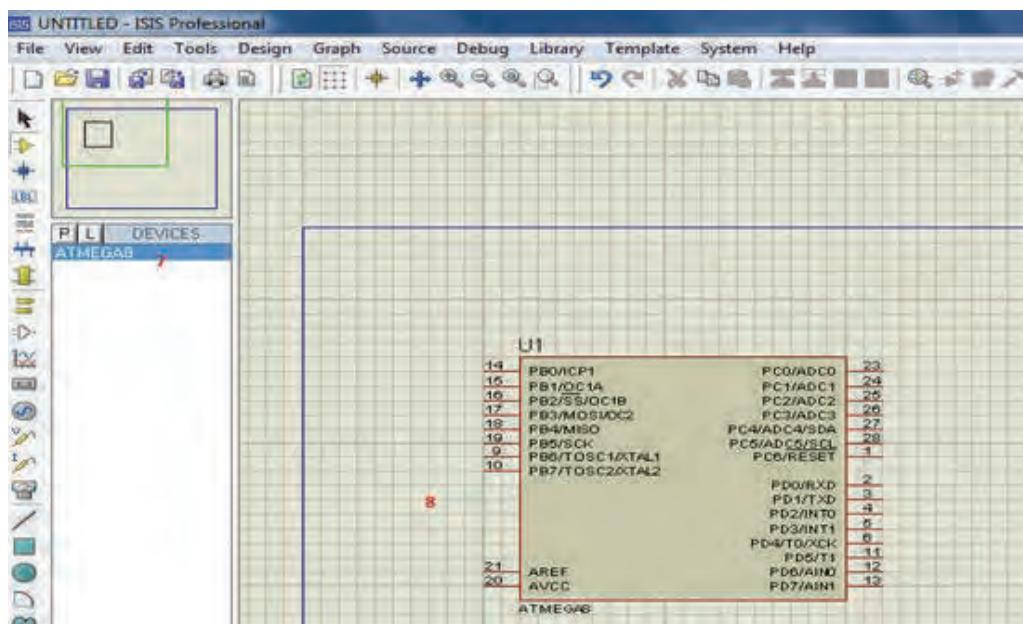


مرحله ۹: ترمینال مجازی را به جای مازول بلوتوث به کار می گیریم (بلوتوث در این برنامه موجود نیست) :

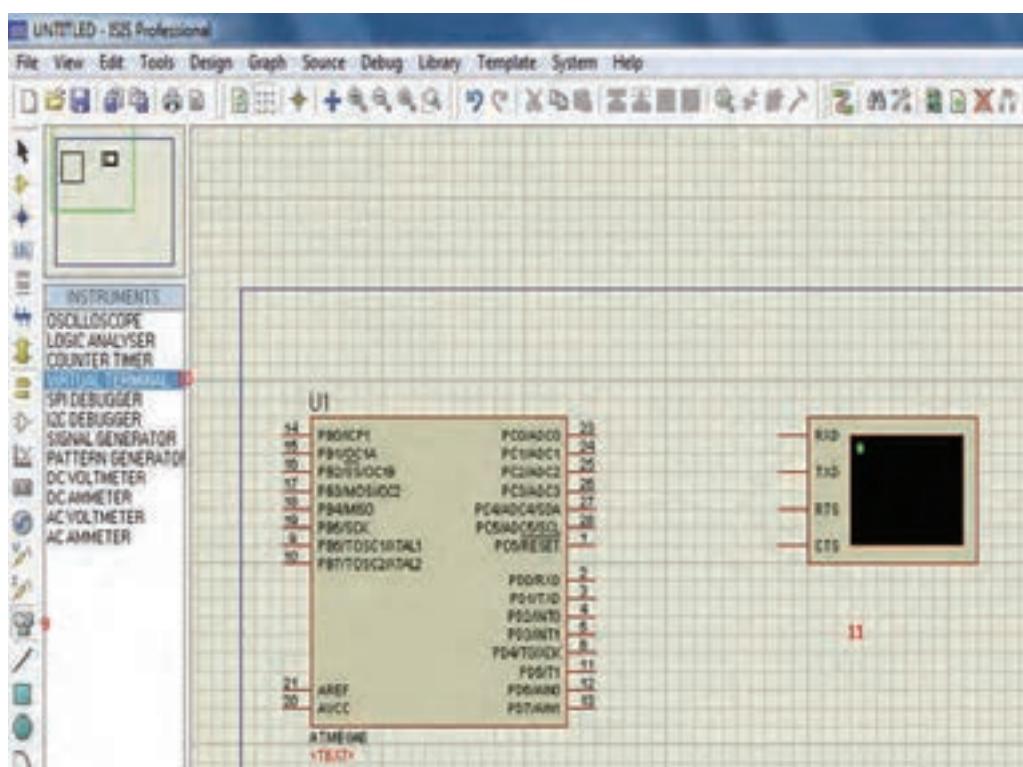


مرحله ۱۰: پایه ها متصل گردد:

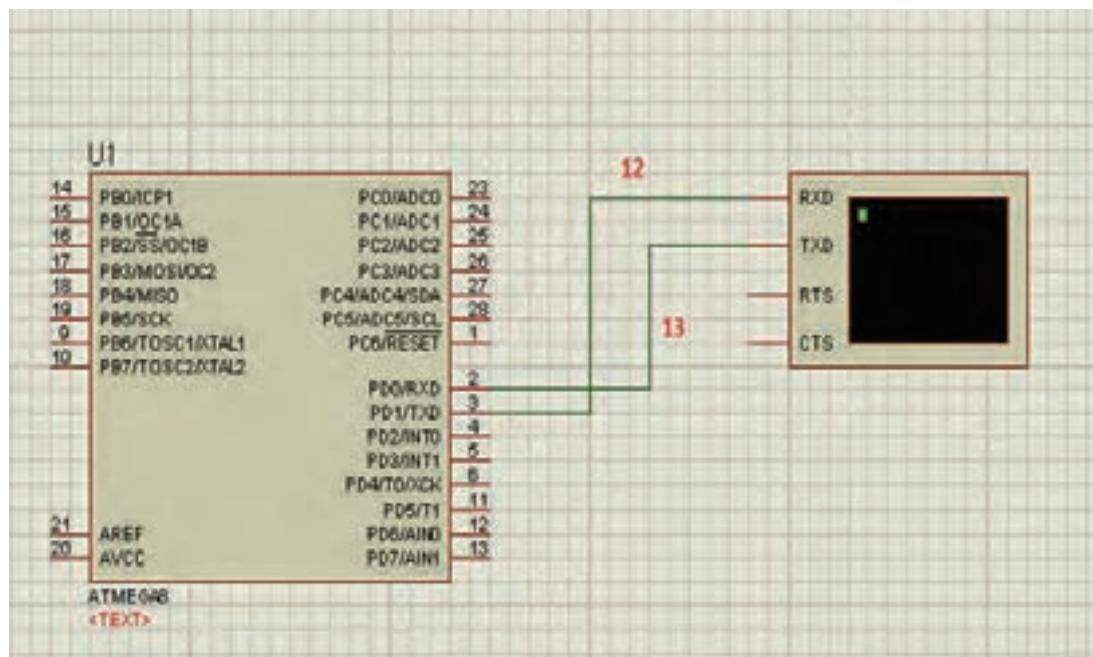

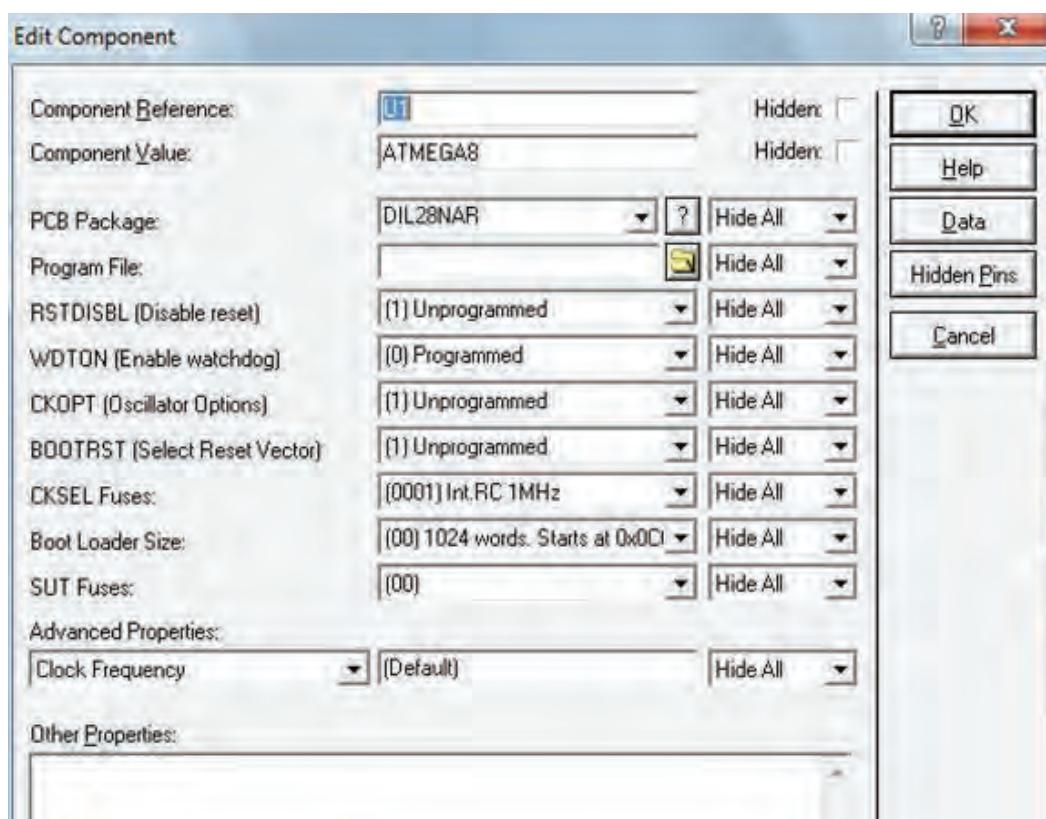مرحله ۱۱: روی میکرو دوبار کلیک می کنیم، تا پنجره زیر باز شود :



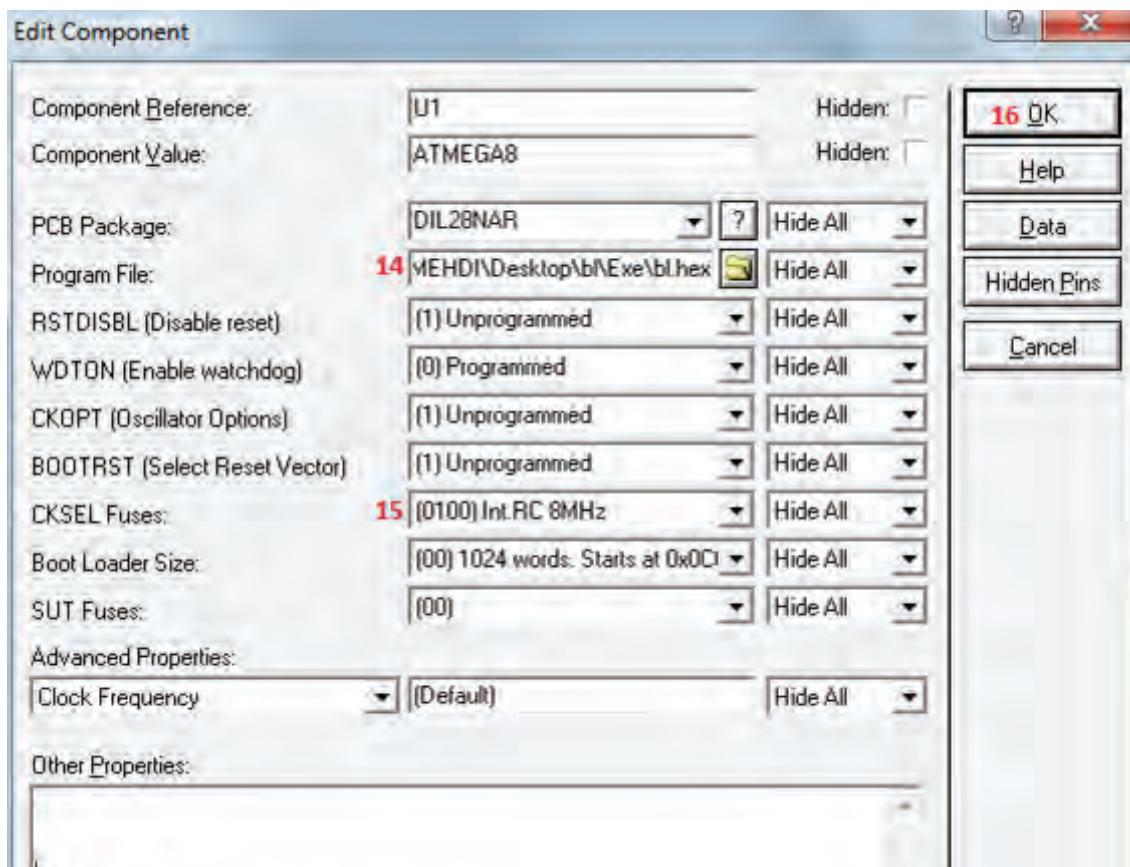اول روی شکل پوشہ کلیک تا برنامه لود و به صورت زیر تنظیم گردد:



16 OK


Help

Data

Hidden Pins


Cancel

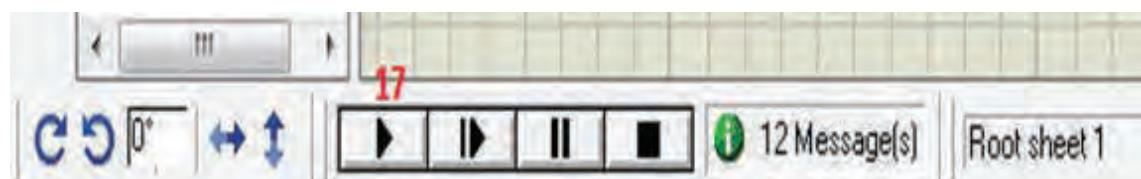مرحله ۱۲: پروتئوس را برای شبیه سازی استارت می کنیم:




17

مرحله ۱۳: در پنجره‌ای که به صورت دیر باز می‌شود، روی گزینه Echo Type Character کلیک می‌کنیم:


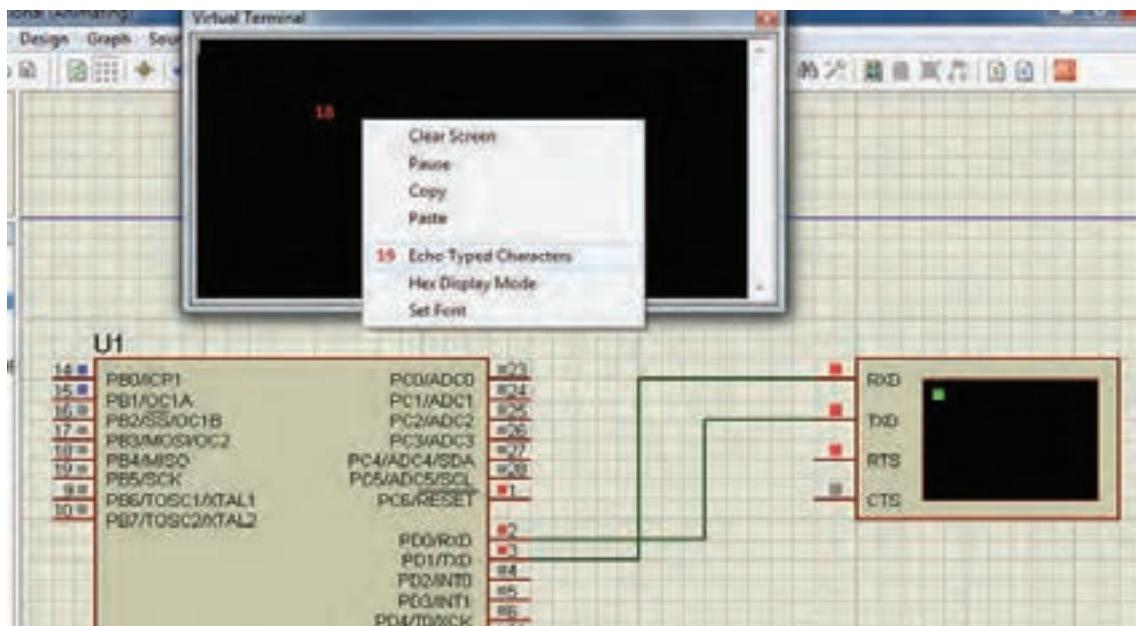


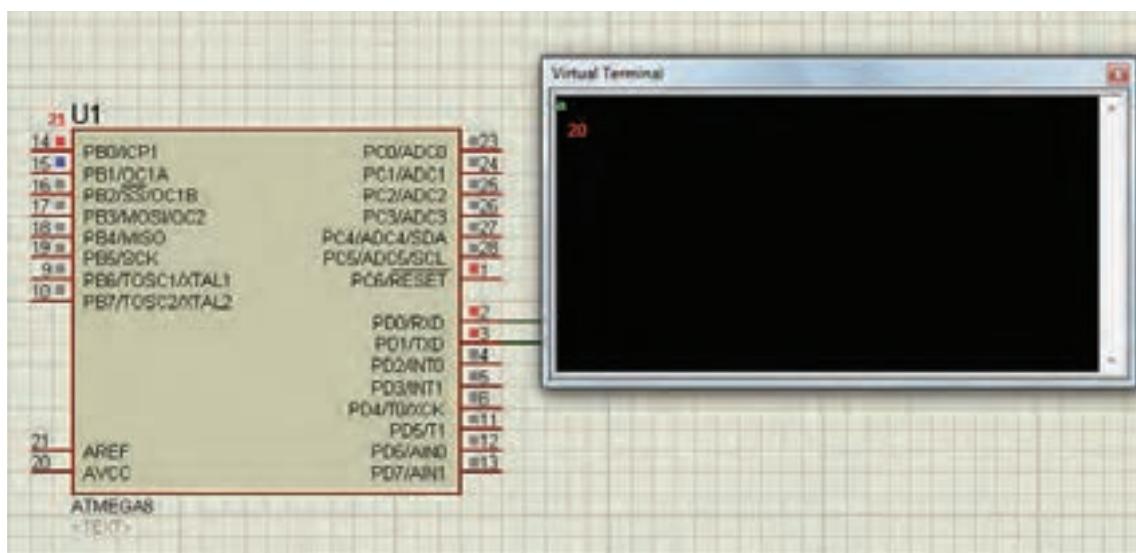مرحله ۱۴: در پنجره‌ای به رنگ مشکی باز شده، به وسیله کیبورد حروف A و B و C را که در برنامه مشخص کردیم به ترتیب ارسال می‌کنیم:



می‌بینیم که PB⁰ (پی بی صفر) با ارسال کاراکتر مشخص شده روشن شده و نسبت به شکل قبل تغییر وضعیت داده است که این تغییر وضعیت با اتصال به یک رله می‌تواند تغییر وضعیت یک لامپ یا موتور را در دست بگیرد (خاموش و روشن).

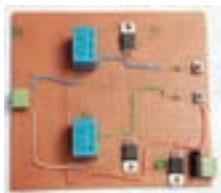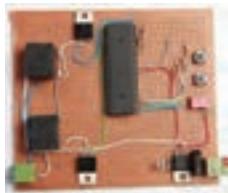ارزشیابی شایستگی نصب و راه اندازی سیستم های مکاترونیکی برنامه پذیر



شرح کار:


۱- نصب موتور

۲- ساخت مدار راه انداز دستی

۳- ساخت مدار راه انداز موتور با میکرو کنترلر AVR

۴- استفاده از گوشی هوشمند تلفن همراه و ماژول BLUETOOTH

جهت کنترل موتورها

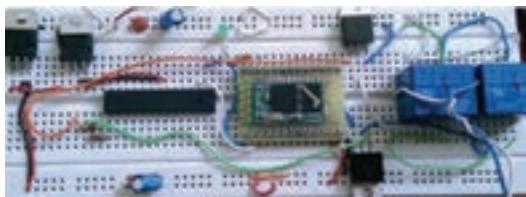

استاندارد عملکرد:

نصب و راه اندازی سیستم های مکاترونیکی برنامه پذیر براساس دستورالعمل

شاخص ها:

۱- عملکرد صحیح موتور ۲- عملکرد صحیح مدار راه انداز دستی ۳- عملکرد صحیح مدار راه انداز موتور با میکرو کنترلر AVR

۴- راه اندازی صحیح کنترل موتور توسط گوشی هوشمند تلفن همراه

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: ۱- در محیط کارگاه ۲- نور یکنواخت با شدت 400 لوکس ۳- تهویه استاندارد و دمای $20^\circ\text{C} \pm 3^\circ$

۴- ابزار آلات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار ۵- وسایل ایمنی استاندارد ۶- زمان ۶ ساعت

ابزار و تجهیزات: موتور- مدار راه انداز دستی- میکرو کنترلر AVR- گوشی هوشمند تلفن همراه

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	نصب موتور	۱	
۲	ساخت مدار راه انداز دستی	۱	
۳	ساخت مدار راه انداز موتور با میکرو کنترلر AVR	۱	
۴	کنترل موتور با گوشی هوشمند	۲	
	شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: استفاده از ماسک، عینک، و لباس کار مناسب، ریختن براده ها در سطل زباله و نظافت کارگاه	۲	
میانگین نمرات			
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.			