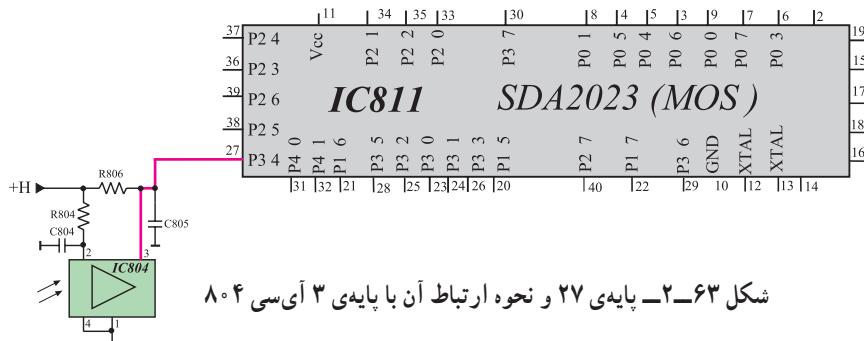



پایه‌ی ۲۷: پایه‌ی ۲۷ در ارتباط با پایه‌ی ۳ آی‌سی $80^\circ 4$ است. آی‌سی $80^\circ 4$ فرمان‌های صادر شده از دستگاه کنترل از راه دور را دریافت می‌کند.

این فرمان‌ها از پایه‌ی ۳ این آی‌سی خارج می‌شود و به صورت اطلاعات دیجیتالی به پایه‌ی ۲۷ آی‌سی میکروکنترلر می‌رسد. بنابراین با قطع پایه‌ی ۲۷ از مدار، کلیه‌ی فرمان‌های ارسالی از طریق دستگاه کنترل از راه دور اجرا نمی‌شود. شکل ۲-۶۳ پایه‌ی ۲۷ و ارتباط این پایه را با آی‌سی $80^\circ 4$ نشان می‌دهد.





پایه‌ی ۳۰: قطع این پایه عیبی ایجاد نمی‌کند. شکل ۶۶-۲



پایه‌ی ۳۱: آی‌سی میکروکنترلر را نشان می‌دهد.

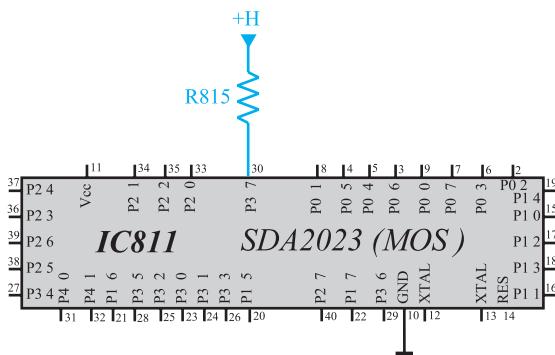

شکل ۶۶—پایهی ۳۰ آی‌سی میکروکنترلر

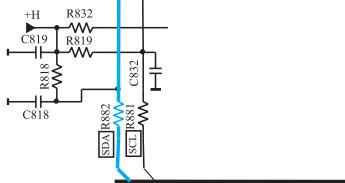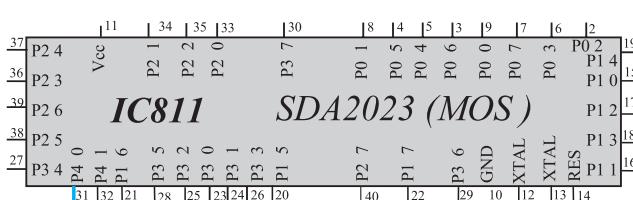

شکل ۶۷— پایه‌ی ۳۱ آی‌سی میکروکنترلر

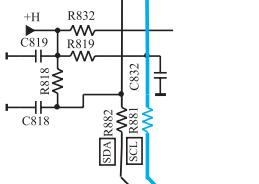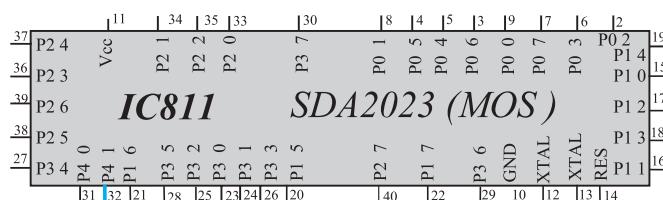


شکل ۶۸— یا یہی ۳۲ آئی سی میکرو کنترلر

پایه‌ی ۳۱: پایه‌ی ۳۱، پایه‌ی ورودی و خروجی اطلاعات (SDA) است. با قطع این پایه از مدار، تلویزیون روی AV روشن می‌شود و کلیه‌ی عملیات کنترلی از کار می‌افتد. شکل ۲-۶۷ پایه‌ی ۳۱ آی‌سی، میکروکنترلر را نشان می‌دهد.


پایه‌ی ۳۲: پایه‌ی خروجی SCL است. با قطع این پایه از مدار، تلویزیون روی AV روشن می‌شود و هیچ عمل کنترلی انجام نمی‌گیرد و برنامه‌ای دریافت نمی‌شود. در شکل ۶۸ پایه‌ی ۳۲ آی سی میکروکنترلر را مشاهده می‌کنید.

پایه‌ی ۳۳: با قطع پایه‌ی ۳۳ از مدار، در تصویر و صدا اشکالی ایجاد نمی‌شود ولی کلیدهای مشخص شده در شکل ۶۹ از صفحه کلید عمل نمی‌کنند. این کلیدها شامل کلیدهای کنترل حجم صدا  و تغییر کanal  است.

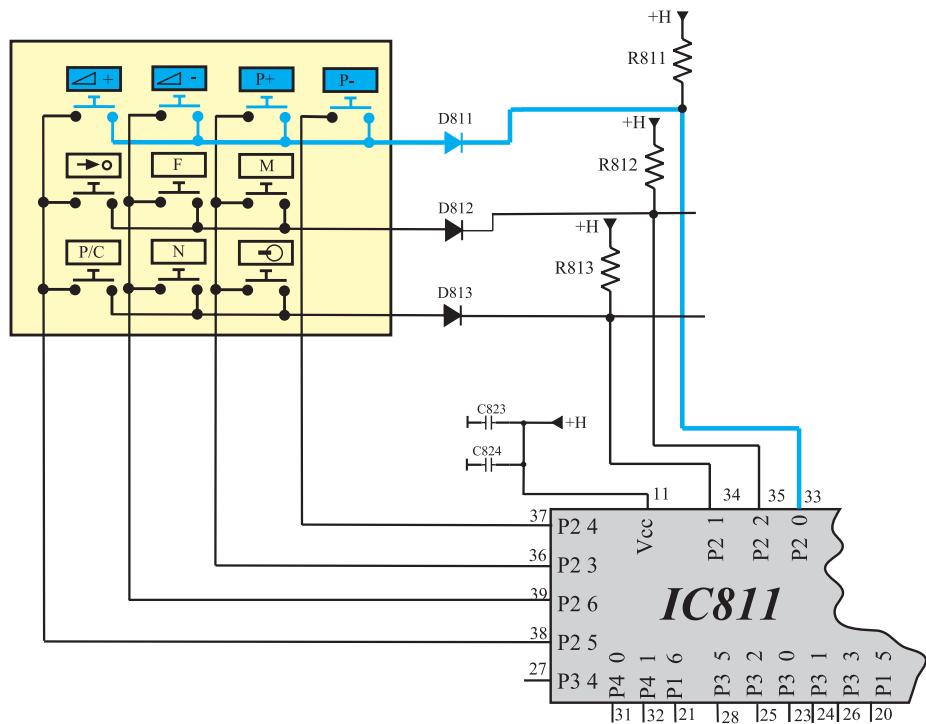


شکل ۲-۶۹—کلیدهای مرتبط به پایه‌ی ۳۳

پایه‌ی ۳۴: با قطع پایه‌ی ۳۴ آسی میکروکنترلر از مدار، کلیدهای مشخص شده در شکل ۲-۷۰ از صفحه کلید، که شامل کلیدهای \ominus [P/C] و [N] است، عمل نمی‌کنند.

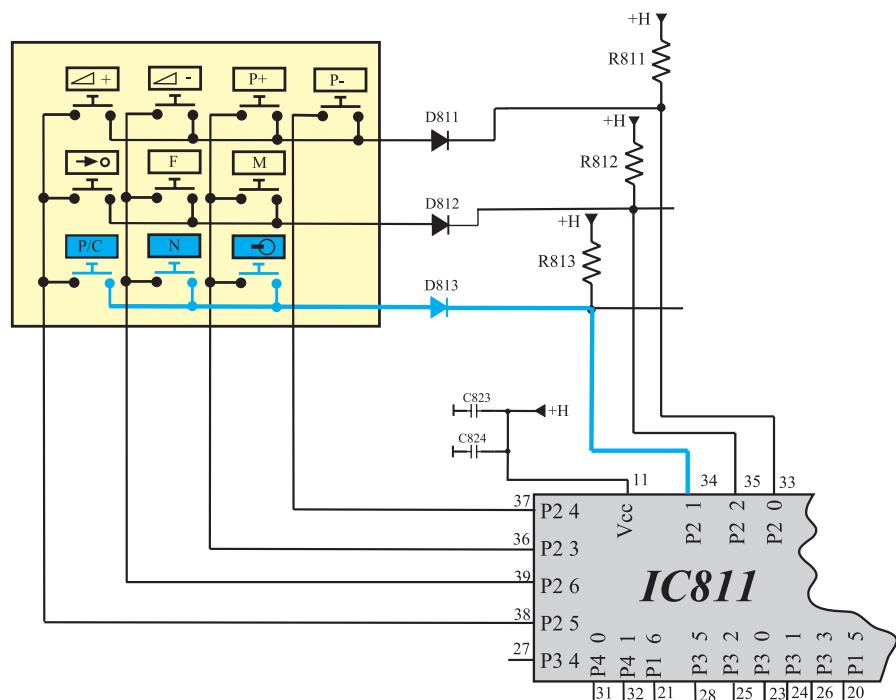


شکل ۲-۷۰—پایه‌ی ۳۴ و کلیدهای مرتبط با آن

کلیدهای \rightarrow , $[F]$ و $[M]$ است، عمل نمی‌کنند.

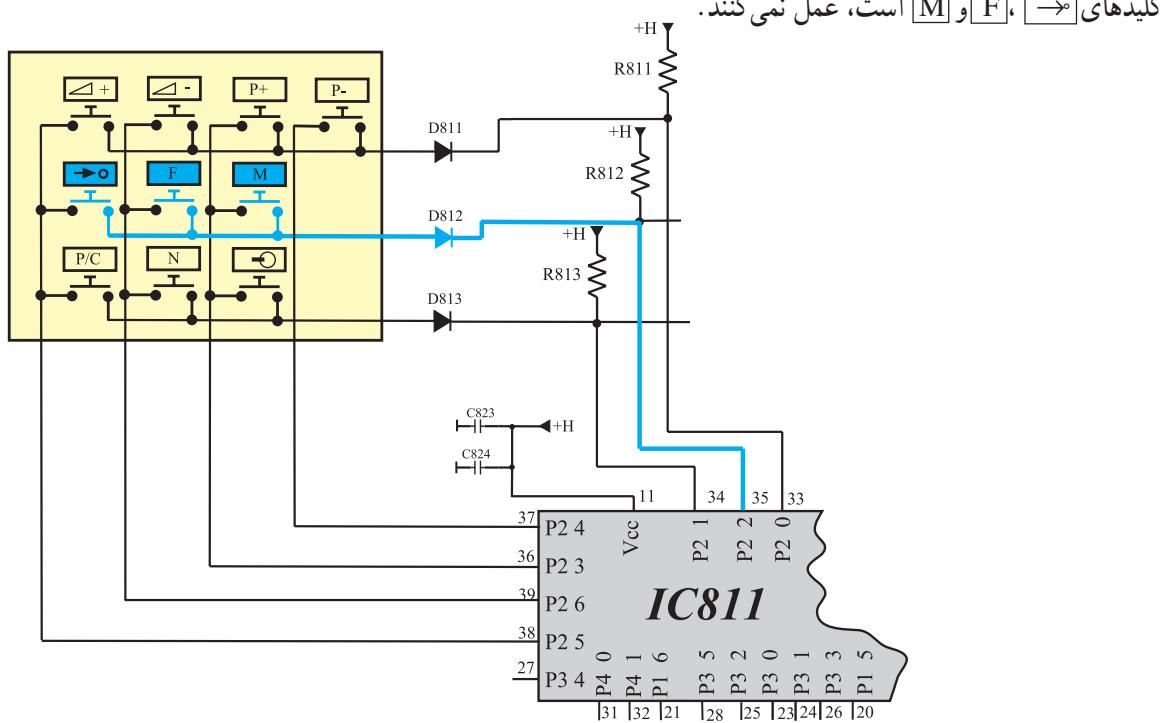


شکل ۷۱—پایه‌ی ۳۵ و کلیدهای مرتبط با آن

پایه‌ی ۳۶: با قطع پایه‌ی ۳۶ آی سی میکروکنترلر از مدار، کلیدهای مشخص شده در شکل ۲-۷۲ از صفحه کلید که شامل کلیدهای $P+$ ، M و \oplus است، عمل نمی‌کنند.

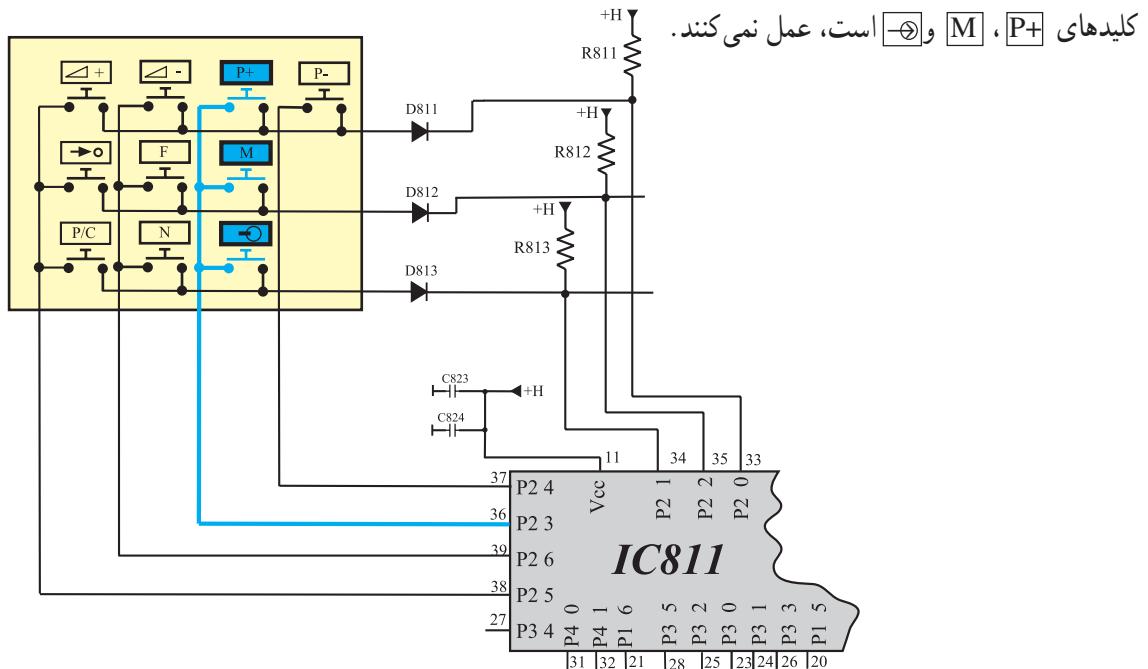


شکل ۷۲-۲- پایه‌ی ۳۶ و کلیدهای مرتبط با آن

پایه‌ی ۳۷: با قطع پایه‌ی آی‌سی میکروکنترلر از مدار،
کلید [P] که در شکل ۲-۷۳ مشخص شده است عمل نمی‌کند.

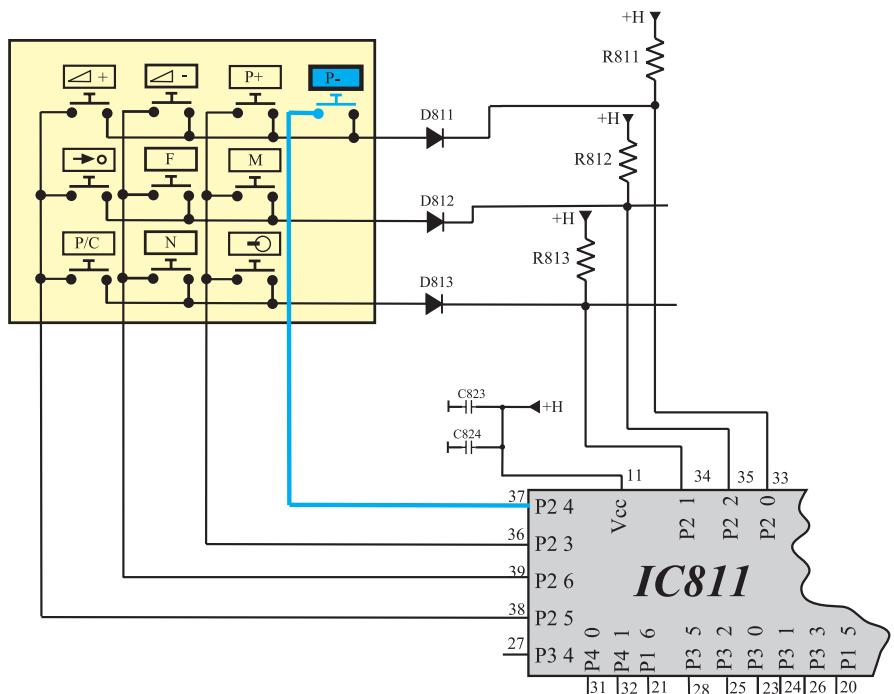


شکل ۲-۷۳—پایه‌ی ۳۷ و کلید مرتبط با آن

پایه‌ی ۳۸: با قطع پایه‌ی آی‌سی میکروکنترلر از مدار،
کلیدهای مشخص شده در شکل ۲-۷۴ از صفحه کلید که شامل
کلیدهای [P/C] است عمل نمی‌کنند.


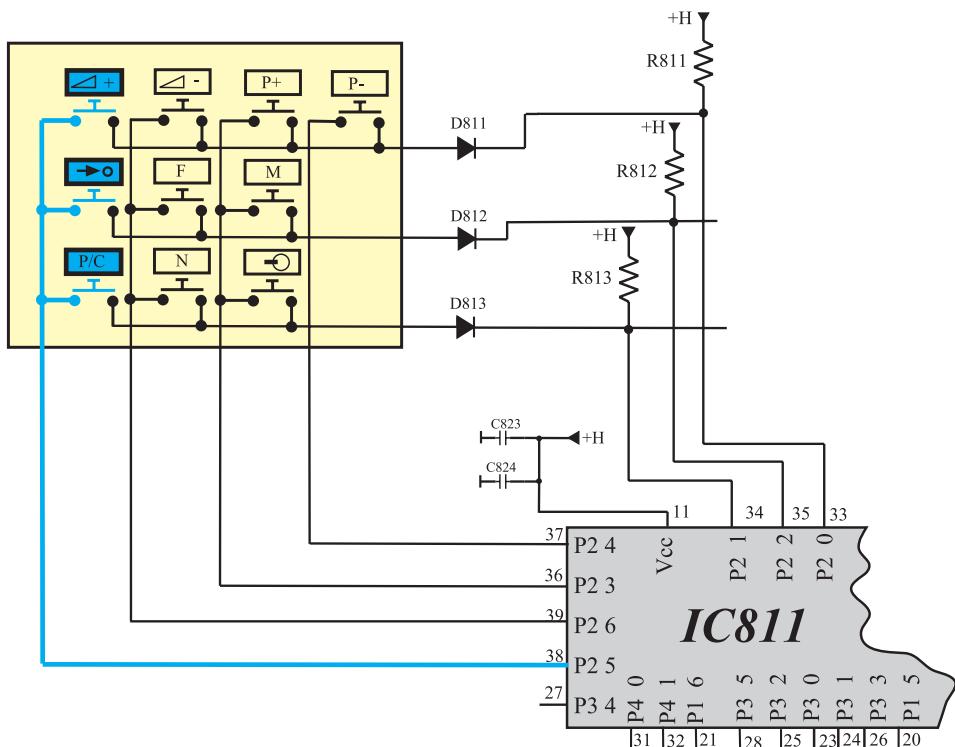


شکل ۲-۷۴—پایه‌ی ۳۸ و کلیدهای مرتبط با آن

کلیدهای مشخص شده در شکل ۲-۷۵ از صفحه کلید که شامل کلیدهای  و  است عمل نمی‌کنند.

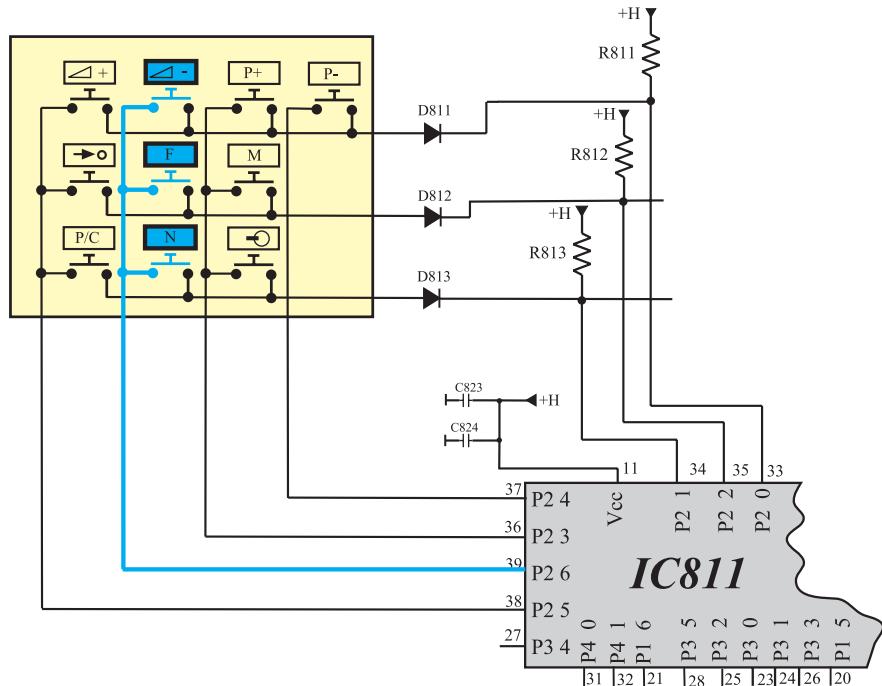

شکل ۷۵-۲- یا پهی ۳۹ و کلیدهای مرتبط با آن

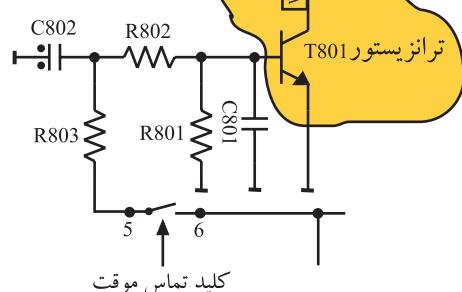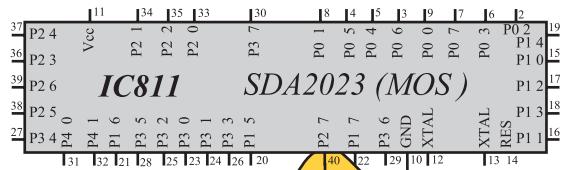

شکل ۲-۷۶ - بایهی ۴۰ آیی سے، میکروکنترلر و ارتباط آن با تراanz استور T80°۱

۱۰۸ تا ۱۰۴ پایه‌ی ۴۰ از طریق ترازیستور به کلید تماس موقت ارتباط دارد. با قطع پایه‌ی ۴۰ از مدار، پس از روشن کردن تلویزیون، دستگاه به حالت Stand by می‌رود. شکل ۲-۷۶ پایه‌ی ۴۰ آسی میکروکنترلر و ارتباط آن را با ترازیستور نشان می‌دهد.

۲-۹- کار عملی

۲-۹-۱- هدف کلی: بررسی اثر برخی از معایب واحد

کنترل روی صوت و تصویر تلویزیون

۲-۹-۲- خلاصه کار عملی: در این کار عملی با

قطع کردن پایه‌ی بعضی از قطعات در واحد کنترل تلویزیون، عیوب را در گیرنده به وجود می‌آورید. سپس اثرات آن عیوب را روی صوت و تصویر تلویزیون مورد بررسی قرار می‌دهید.

۲-۹-۳- وسایل و تجهیزات موردنیاز



شکل ۲-۷۷- یک نمونه اسیلوسکوپ

■ اسیلوسکوپ مطابق شکل ۲-۷۷ یک دستگاه

■ پtern ژنراتور مطابق شکل ۲-۷۸ یک دستگاه

■ گسترده تلویزیون رنگی یک دستگاه

■ تلویزیون رنگی گروندیک یک دستگاه



شکل ۲-۷۸- یک نمونه پtern ژنراتور

■ نقشه‌ی تلویزیون رنگی یک نسخه

■ مولتی متر عقربه‌ای یا دیجیتالی

■ مطابق شکل ۲-۷۹ یک دستگاه

■ ابزار عمومی کارگاه الکترونیک

شامل سیم‌چین، دم‌باریک،

هویه، قلع کش و پیچ گوشتی از هر کدام یک عدد

■ مواد مصرفی مانند قلع و روغن لحیم به مقدار کافی

۲-۹-۴- دستورهای حفاظت و ایمنی

▲ ضمن رعایت نکات ایمنی بیان شده در ردیف ۲-۷-۴

به نکات ایمنی زیر نیز توجه کنید.



شکل ۲-۷۹- یک نوع مولتی متر عقربه‌ای



▲ آی‌سی‌های CMOS نظیر آی‌سی (SDA۰۲۳) (۸۱۱)

در مقابل الکتریسیته‌ی ساکن بسیار حساس هستند. برای جلوگیری


از آسیب دیدن این نوع آی‌سی‌ها باید قطعات CMOS را قبل از

نصب روی مدار در محفظه‌های هادی مانند فویل آلومینیومی

نگهداری کنند و پایه‌های آن‌ها را به هم اتصال دهند.

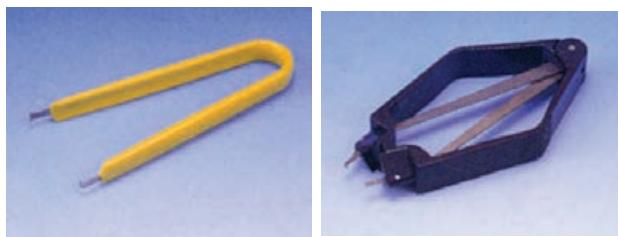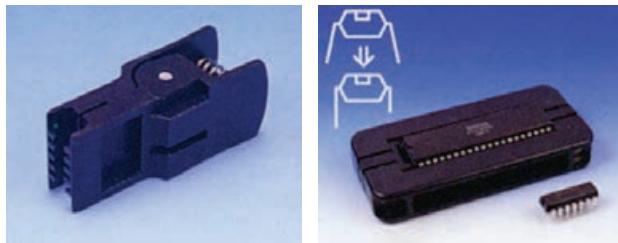


شکل ۲-۸۰-برخی ابزار برای کار با آی‌سی

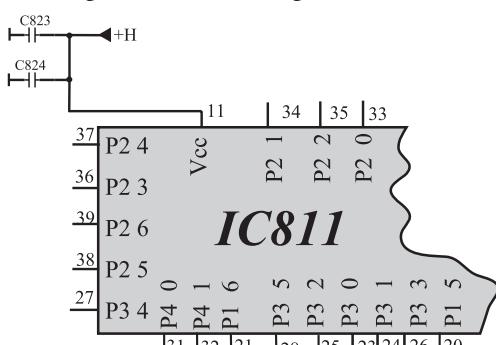

شکل ۲-۸۱-پایه‌ی ۱۱ و ولتاژ تغذیه آن

زمان اجرا: ۱ ساعت

پاسخ:

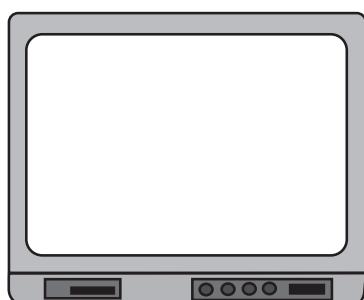

شکل ۲-۸۲-وضعیت تصویر تلویزیون

▲ این قطعات هرگز نباید در پوشش‌های پلاستیکی یا عایق نگهداری و یا حمل شوند.

▲ قبل از کار با آی‌سی‌های CMOS باید دست خود را به سیم اتصال زمین بزنید تا بدنه از هرگونه بار الکتریکی ذخیره شده (الکتریسیته ساکن) تخلیه شود.

▲ در برداشتن قطعات CMOS دقت کنید تا پایه‌های آن‌ها با دست تماس نگیرد. شکل ۲-۸۰ ابزار گرفتن آی‌سی را نشان می‌دهد.

▲ هنگام برداشتن آی‌سی CMOS از سوکت آن، یا قرار دادن آن در روی سوکت‌ها باید تغذیه مدار قطع شود.

▲ برای قلع کاری این نوع آی‌سی‌ها باید از هویه‌های ایزوله شده و با ولتاژ کم استفاده کنید.

▲ لحیم کاری روی این نوع آی‌سی‌ها باید به سرعت انجام شود.

۲-۹-۱-مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی ۱-قطعه

بودن تغذیه‌ی آی‌سی میکروکنترلر

● ولتاژ تغذیه‌ی آی‌سی میکروکنترلر (ولتاژ H+) را که به پایه‌ی ۱۱ آی‌سی وصل است، قطع کنید. شکل ۲-۸۱ ولتاژ تغذیه و مسیر اتصال آن به پایه‌ی ۱۱ را نشان می‌دهد. با قطع کردن ولتاژ تغذیه، آی‌سی میکروکنترلر از کار می‌افتد. این امر مشابه حالتی است که آی‌سی معیوب باشد.

● دو شاخه تلویزیون را به پریز برق اتصال دهید و تلویزیون را روشن کنید.

● آیا تلویزیون روی برنامه‌ای روشن می‌شود؟ شرح دهید.

● وضعیت صدا و تصویر تلویزیون چگونه است؟ وضعیت


تصویر را در شکل ۲-۸۲ رسم کنید.

وضعیت صدا =

پاسخ:

- به وسیله دستگاه کنترل از راه دور یا صفحه کلید، فرمانی را صادر کنید. آیا میکروکنترلر فرمان را اجرا می کند؟ شرح دهید.
- تلویزیون را خاموش کنید.
- ولتاژ تغذیه آی سی را به مدار وصل کنید.
- تلویزیون را آزمایش کنید.

زمان اجرا: ۱ ساعت

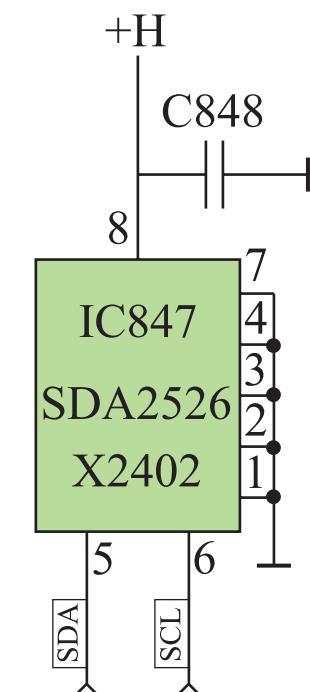

شکل ۲-۸۳—نقشه‌ی مدار آی سی ۸۴۷


۲-۹-۶—مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی ۲-

- معیوب بودن آی سی حافظه جانبی
- ولتاژ تغذیه آی سی ۸۴۷ را قطع کنید. آی سی حافظه جانبی از کار می‌افتد. برقراری این حالت مشابه شرایطی است که آی سی حافظه جانبی معیوب باشد. شکل ۲-۸۳ نقشه‌ی مدار آی سی ۸۴۷ را نشان می‌دهد.

- دو شاخه تلویزیون را به پریز برق اتصال دهید و تلویزیون را روشن کنید.
- آیا تلویزیون برنامه‌ای را دریافت می‌کند؟ شرح دهید.

پاسخ:

- وضعیت صدا و تصویر چگونه است؟ وضعیت تصویر را در شکل ۲-۸۴ رسم کنید.

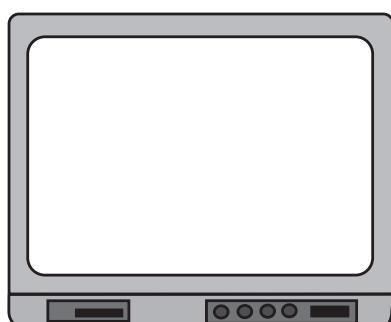

شکل ۲-۸۴—وضعیت تصویر تلویزیون

= وضعیت صدا

پاسخ:

- با دستگاه کنترل از راه دور یا صفحه کلید، سعی کنید تلویزیون برنامه‌ای را دریافت کند. آیا این عمل امکان‌پذیر است؟ شرح دهید.

توجه: در صورت داشتن وقت اضافی می‌توانید با نظر مرتبی عیوب‌های دیگری را ایجاد نموده و به بررسی عیوب پردازید.


نوسان‌ساز عمودی در داخل آی‌سی ۲۲۶° با شماره فنی TDA۲۵۷۹ A قرار دارد.

- تلویزیون را خاموش کنید.
- ولتاژ تغذیه آی‌سی را وصل کنید.
- تلویزیون را آزمایش کنید.


۱-۲-۲- برخی معایب بخش عمودی

بخش عمودی سبب می‌شود شعاع الکترونی روی صفحه تصویر در جهت عمودی طوری حرکت کند که تصویر در جهت عمودی باز شود. معایب بخش عمودی به شرح زیر است :


۱-۲-۱- معیوب بودن نوسان‌ساز عمودی در آی‌سی صورتی که مدار اسیلاتور عمودی در آی‌سی (TDA۲۵۷۹A)۲۲۶° معیوب شود، پالس عمودی در خروجی نوسان‌ساز به وجود نمی‌آید در این حالت طبقه‌ی تقویت‌کننده خروجی عمودی از کار می‌افتد و تصویر به صورت یک خط افقی درمی‌آید. شکل ۲-۸۵ نقشه‌ی مدار آی‌سی ۲۲۶° را نشان می‌دهد.

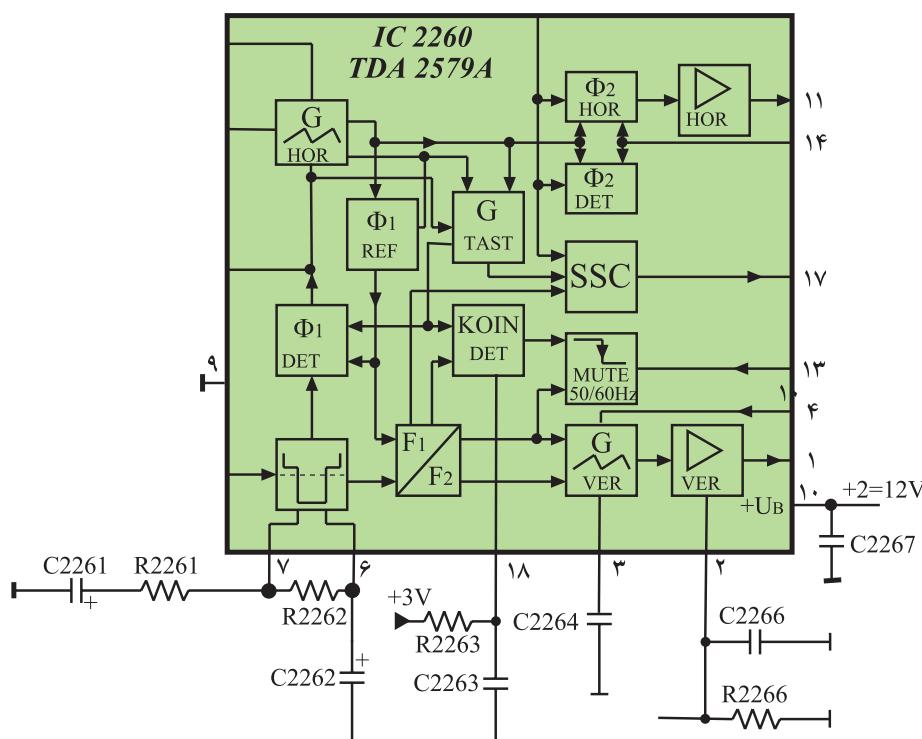


شکل ۲-۸۵- نقشه‌ی مدار بلوکی آی‌سی ۲۲۶°

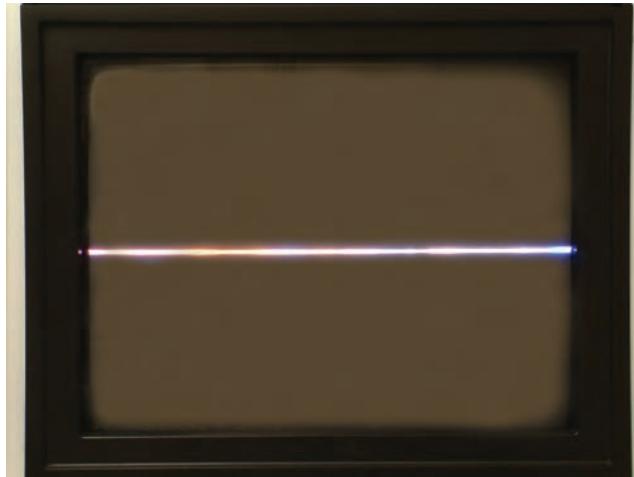

شکل ۲-۸۶— اسیلاتور عمودی از کار افتاده است.

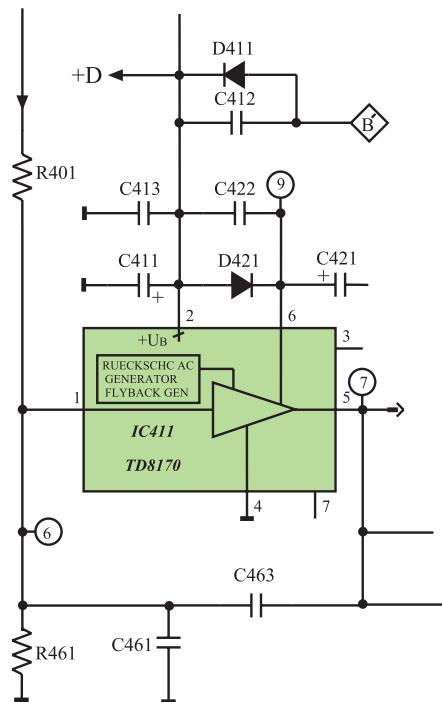

شکل ۲-۸۷— مدار آی سی ۴۱۱

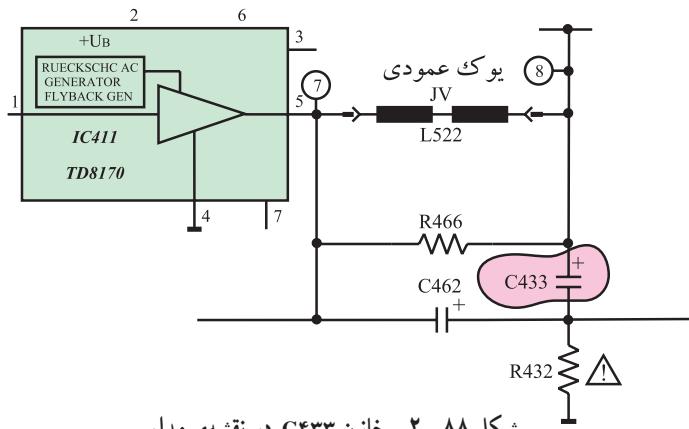

شکل ۲-۸۸— خازن C۴۳۳ در نقشه‌ی مدار

در شکل ۲-۸۶ عیب ظاهر شده روی صفحه تصویر تلویزیون را که در اثر کار نکردن اسیلاتور عمودی ایجاد می‌شود، مشاهده می‌کنید.


۲-۱۰-۲— معیوب شدن تقویت‌کننده‌ی خروجی عمودی: چنان‌چه آی سی (TDA817°A) ۴۱۱ معیوب شود، جریان مصرفی عمودی قطع می‌شود و ولتاژ +D بالا می‌رود. در این حالت مدار محافظ لامپ تصویر (T551) عمل می‌کند و تلویزیون را به حالت Stand by می‌برد. شکل ۲-۸۷ مدار آی سی ۴۱۱ را نشان می‌دهد.

تقویت‌کننده خروجی عمودی آی سی ۴۱۱ با شماره فنی TDA817° A است.


۲-۱۰-۳— اتصال کوتاه شدن خازن C۴۳۳: شکل ۲-۸۸ خازن C۴۳۳ را در نقشه‌ی مدار نشان می‌دهد. اگر خازن C۴۳۳ اتصال کوتاه شود، جریان غیرمجاز از سیم پیچ‌های یوک عمودی عبور می‌کند. در این حالت افت ولتاژ در دو سر مقاومت R۴۳۲ بالا می‌رود و ترانزیستور T551 که مربوط به مدار محافظ است عمل می‌کند. هادی شدن این ترانزیستور تلویزیون را به حالت Stand by می‌برد.

ترانزیستور مدار محافظ لامپ
تصویر، ترانزیستور T551 است.

شکل ۲-۸۹ مقاومت R۴۳۲ و مدار محافظ (T551) را در نقشه‌ی مدار نشان می‌دهد. در صورت عمل نکردن مدار محافظ، حوزه‌ی مغناطیسی شدیدی در گردن لامپ تصویر ایجاد می‌شود. اگر مدت اتصال کوتاه طولانی شود این میدان مغناطیسی شدید می‌تواند گردن لامپ تصویر را بُرد یا قطع کند.

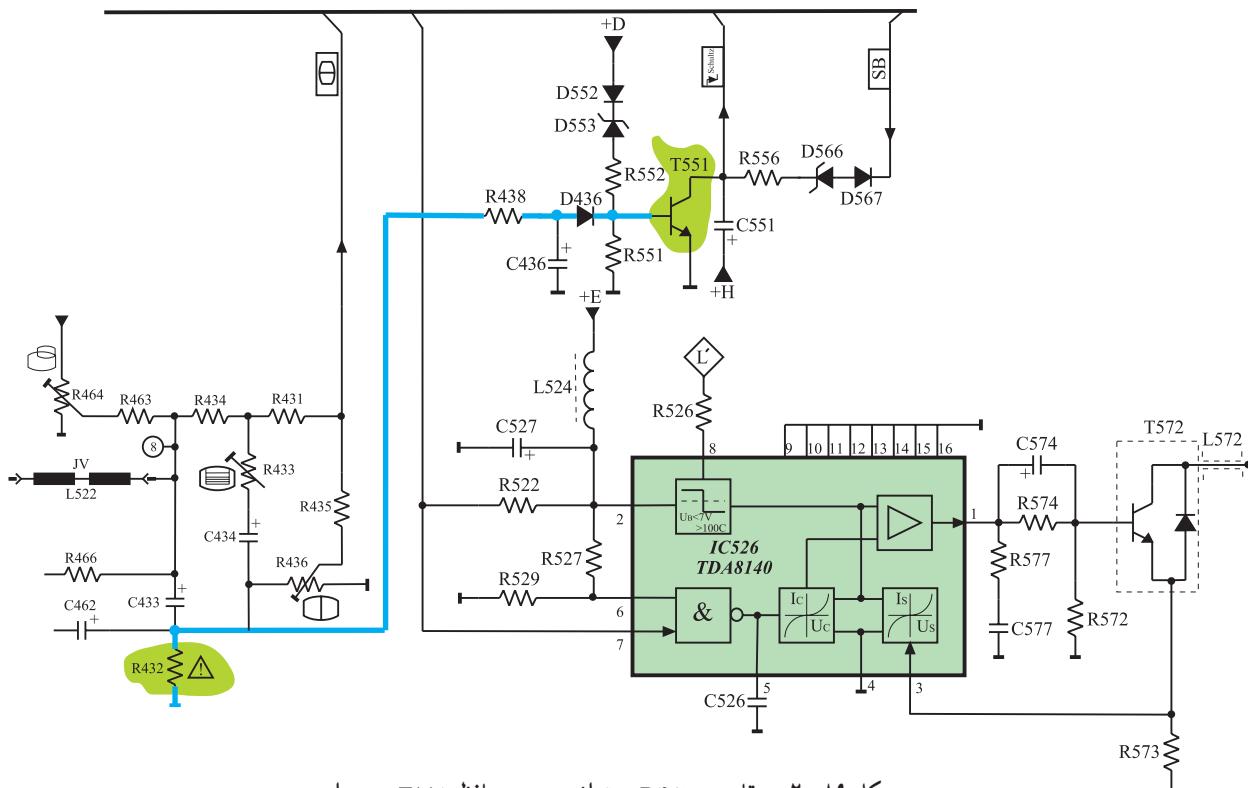


شکل ۲-۸۹ مقاومت R۴۳۲ و ترانزیستور محافظ T551 در مدار

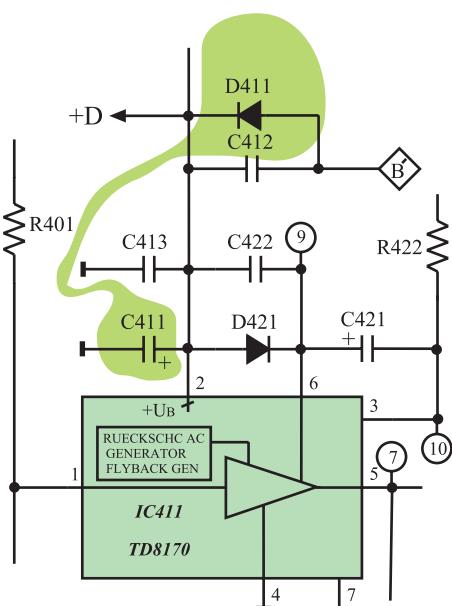


شکل ۲-۹۰ دیود D۴۱۱ و خازن C۴۱۱ در نقشه‌ی مدار

شکل ۲-۱۰-۴ قطع شدن D۴۱۱: D۴۱۱ یک دیود یکسوساز است که ولتاژ تعذیه آسی تقویت‌کننده خروجی عمودی را تهیه می‌کند. شکل ۲-۹۰ دیود D۴۱۱ و خازن صافی تعذیه را در نقشه‌ی مدار نشان می‌دهد. قطع شدن دیود D۴۱۱ سبب

می شود که ولتاژ تغذیه DC آی سی ۴۱۱ فراهم نشود و تصویر به صورت شکل ۲-۹۱ درآید.

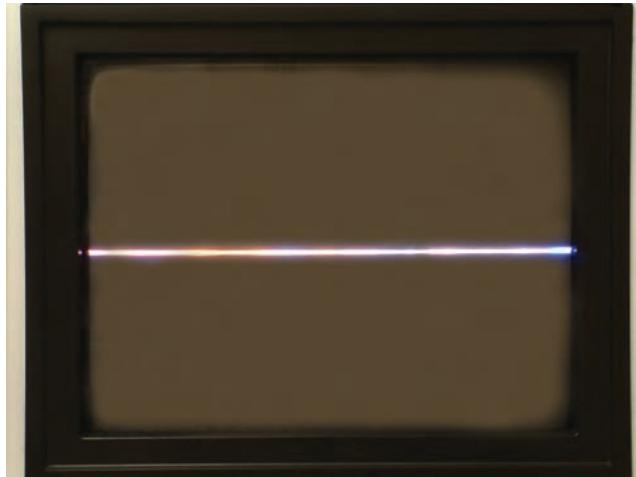

شکل ۲-۹۱—تغذیه آی سی تقویت خروجی عمودی وجود ندارد.

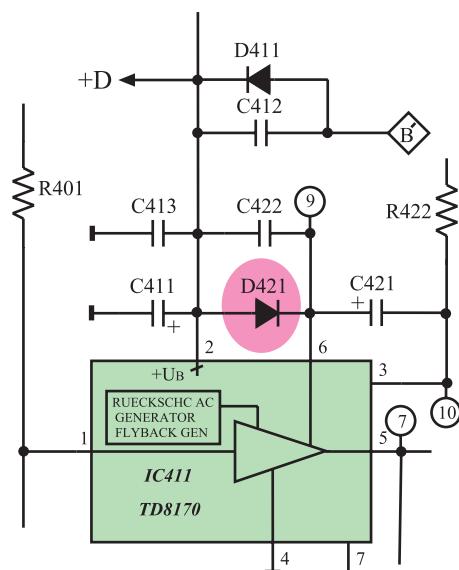


شکل ۲-۹۲—دیود D۴۲۱ در نقشهٔ مدار خروجی عمودی

۲-۱۰—معیوب شدن دیود D۴۲۱ : قطع شدن
دیود D۴۲۱ باعث از کار افتادن مدار ژنراتور برگشتی در داخل آی سی خروجی عمودی می شود و تصویر به صورت یک خط افقی روشن درمی آید.

شکل ۲-۹۲ دیود D۴۲۱ را در نقشهٔ مدار خروجی عمودی نشان می دهد.

در شکل ۲-۹۳ تصویر به وجود آمده روی صفحهٔ تلویزیون را در حالی که D۴۲۱ قطع است، مشاهده می کنید.

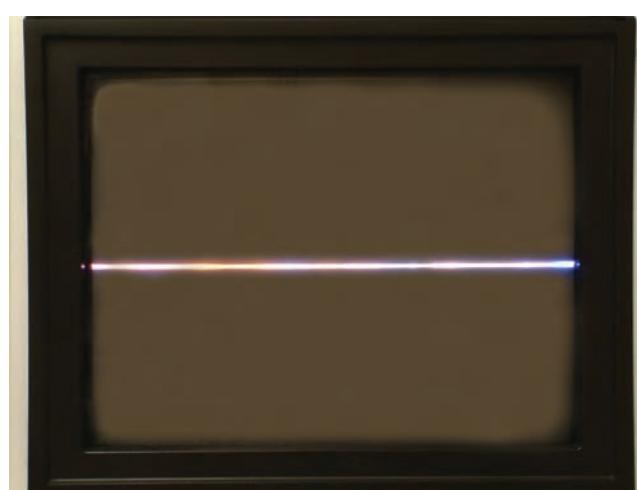


شکل ۲-۹۳—تصویر روی صفحهٔ تلویزیون وقتی D۴۲۱ قطع است.




۱۰-۲-۶- قطع شدن خازن C۴۲۱: اگر خازن C۴۲۱ قطع شود، خطوط برگشت مطابق شکل ۲-۹۴ در بالای تصویر ظاهر می‌شود.

شکل ۲-۹۴- خازن C۴۲۱ قطع است.

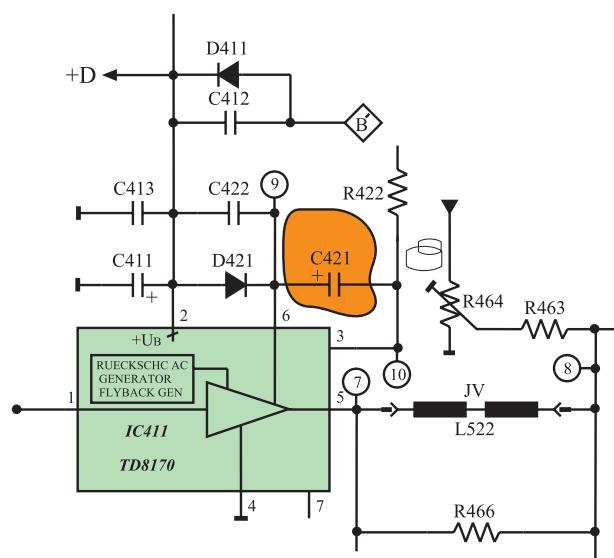

شکل ۲-۹۵- خازن C۴۲۱ را در نقشه‌ی مدار نشان می‌دهد.

شکل ۲-۹۵- خازن C۴۲۱ در نقشه‌ی مدار

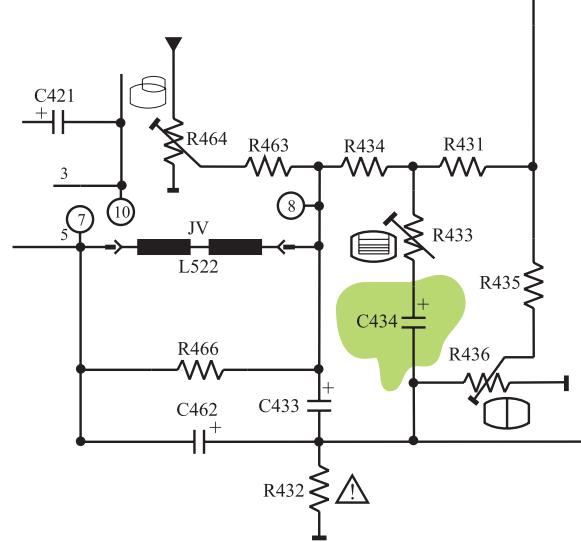

۱۰-۲-۷- قطع شدن خازن C۴۳۴: در شکل ۲-۹۶ خازن C۴۳۴ در نقشه‌ی مدار نشان داده شده است. این خازن به همراه مقاومت R۴۳۳ برای خطا کردن موج دندانه ارها عمودی به کار می‌رود.

شکل ۲-۹۶- خازن C۴۳۴

اگر خازن C424 قطع شود، تصویر حالت خطی خود را از دست می‌دهد و به صورت شکل ۲-۹۷ در می‌آید.



شکل ۲-۹۷- تصویر غیرخطی



شکل ۲-۹۸- تصویر وارونه روی صفحه تلویزیون

۲-۱۰- اتصال غیرصحیح خروجی عمودی به سیم پیچ های انحراف عمودی: اتصال غیرصحیح خروجی عمودی به سیم های یوک عمودی به طور معمول ایجاد نمی شود. اگر بنا به دلایلی سیم های یوک را قطع کنیم و در اتصال مجدد، محل اتصال سیم ها را اشتباه وصل کنیم، جاروب اشعه در جهت عمودی بر عکس می شود. در این حالت تصویر روی صفحه تلویزیون مطابق شکل ۲-۹۸ به صورت وارونه درمی آید.

۲-۱۱- کار عملی

۲-۱۱-۱- هدف کلی: بررسی برخی معایب مربوط به بخش عمودی روی صوت و تصویر تلویزیون


۲-۱۱-۲- خلاصه شرح اجرای کار عملی: با قطع کردن پایه های بعضی از قطعات در بخش خروجی عمودی تلویزیون، عیب لازم را در مدار ایجاد می کنید و اثر عیب را روی صوت و تصویر تلویزیون مورد بررسی قرار می دهید.

۲-۱۱-۳- وسایل و تجهیزات موردنیاز

■ اسیلوسکوپ مطابق شکل ۲-۹۹ یک دستگاه



شکل ۲-۹۹- یک نمونه اسیلوسکوپ

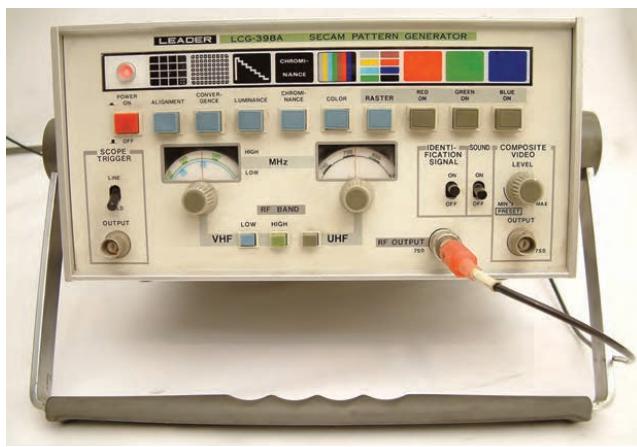


شکل ۱۰۰-۲- یک نمونه پترن ژراتور



شکل ۱-۲- چند نمونه قلم کش

زمان اجرا: ۱ ساعت

پایه این مقاومت را از
مدار بیرون بکشید

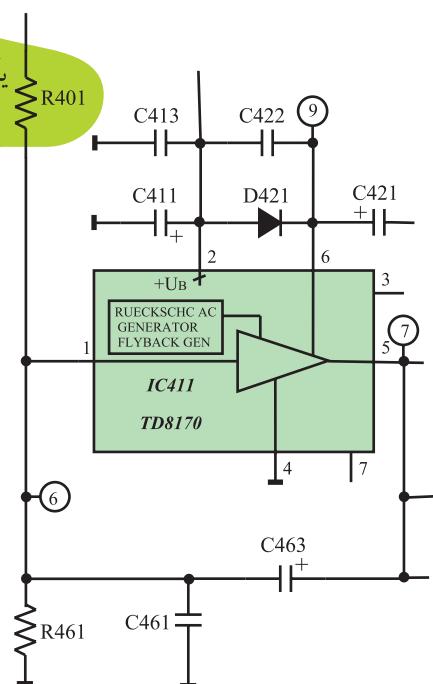

شکل ۱۰-۲ - مقاومت ۱ R_4 که باید یک پایه‌ی آن قطع شود.

- پرن ژراتور مطابق شکل ۱۰۰-۲ یک دستگاه
 - گسترده تلویزیون رنگی یک دستگاه
 - تلویزیون رنگی یک دستگاه
 - نقشه‌ای تلویزیون رنگی یک نسخه
 - مولتی‌متر عقربه‌ای یا دیجیتالی یک دستگاه
 - ابزار عمومی کارگاه الکترونیک شامل سیم‌چین، دم‌باریک، هویه، قلع کش و پیچ گوشتنی. شکل ۱۰۱-۲ چند نمونه

- ## ■ مواد مصرفی مانند قلع و روغن لحیم

▲ قبل از شروع کار نکات ایمنی ارائه شده در ردیف ۴-۴-۱ و ۴-۱۲-۱ از بخش اول و ردیف ۴-۷-۲ از بخش دوم را مورد مرور و بررسی قرار دهید و عملاً آن‌ها را در خلال کار به کار ببرید.

قطع سیگنال ورودی تقویت کننده‌ی خروجی عمودی


● یک پایه از مقاومت $R_{40,1}$ را از مدار چاپی بیرون بکشید یا چنانچه پایه‌ی آن بلند است آن را قطع کنید.

در این حالت نوسان ایجاد شده توسط اسیلاتور عمودی به تقویت کننده‌ی خروجی عمودی اعمال نمی‌شود و مشابه حالتی است که نوسان‌ساز عمودی کار نمی‌کند. شکل ۲-۱۰ مقاومت $R_{40,1}$ در نقشه، مدار نشان مدهد.

- دو شاخه تلویزیون را به پریز برق اتصال دهید و آن را دو شنبه کنند.

= وضعیت صوت

- وضعیت صوت و تصویر تلویزیون را مورد بررسی قرار دهید. تصویر ظاهر شده روی صفحه‌ی تلویزیون را در شکل ۲-۱۰۳ رسم کنید.

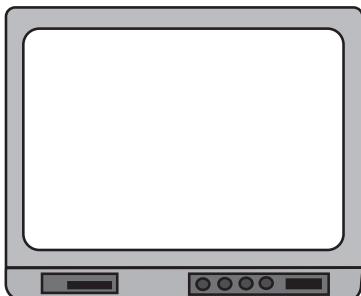

شکل ۲-۱۰۳ - وضعیت تصویر

زمان اجرا: ۱ ساعت


- تلویزیون را خاموش کنید و دو شاخه آن را از برق بکشید.

- مقاومت 40Ω را وصل کنید.
- تلویزیون را آزمایش کنید.

۶-۱۱-۲- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی ۲ -

قطع مسیر فیدبک به پایه‌ی ۱


- یک پایه‌ی خازن C463 را که در مسیر فیدبک به پایه‌ی ۱ آی‌سی قرار دارد از مدار آزاد کنید. شکل ۲-۱۰۴ خازن C463 را در نقشه‌ی مدار نشان می‌دهد.

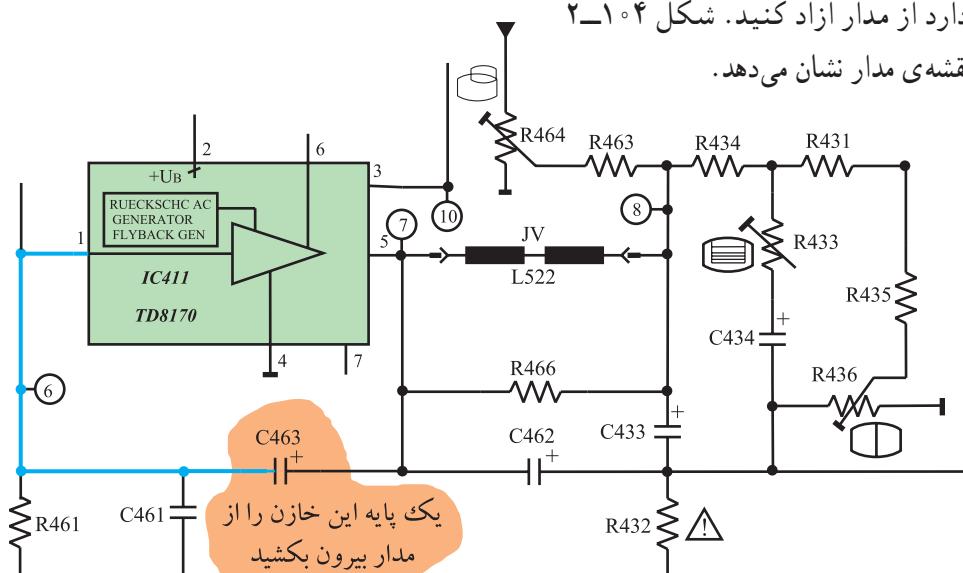

شکل ۴-۲-۱۰۴- خازن C463 که باید قطع شود.

= وضعیت صوت

- دو شاخه تلویزیون را به پریز برق اتصال دهید و تلویزیون را روشن کنید.

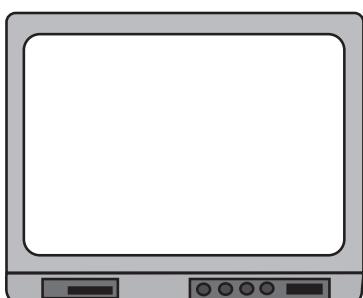


شکل ۲-۱۰۵ - وضعیت تصویر


- وضعیت صوت و تصویر تلویزیون را بررسی کنید.
- تصویر ظاهر شده روی صفحه‌ی تلویزیون را در شکل ۲-۱۰۵ رسم کنید.

- تلویزیون را خاموش کنید و آن را از پریز برق بکشید.
- خازن C463 را به مدار وصل کنید.
- تلویزیون را آزمایش کنید.

زمان اجرا: ۱ ساعت

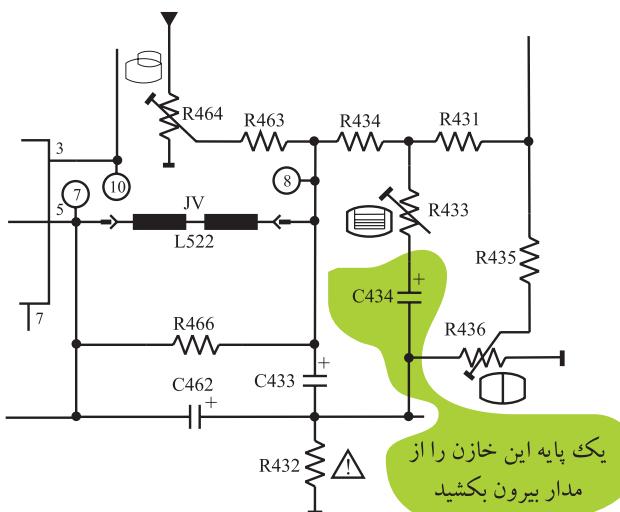

شکل ۲-۱۰۶- یک پایه ای خازن C۴۳۴ که باید قطع شود.

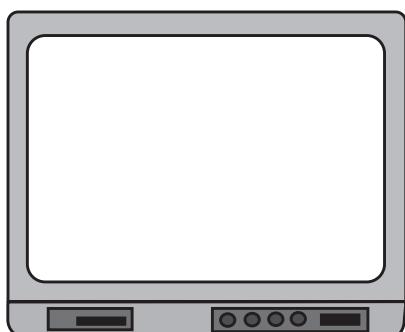

شکل ۲-۱۰۷- وضعیت تصویر

۲-۱۱-۷- مراحل اجرای کار عملی شماره ۳

غیرخطی شدن تصویر

- یک پایه ای خازن C۴۳۴ را از مدار قطع کنید.

شکل ۲-۱۰۶ خازن C۴۳۴ را در مدار نشان می دهد.

● دو شاخه تلویزیون را به پریز برق اتصال دهید و تلویزیون

را روشن کنید.

● وضعیت صوت و تصویر تلویزیون را مورد بررسی قرار

دهید و وضعیت تصویر را در شکل ۲-۱۰۷ رسم کنید.

= وضعیت صوت


● تلویزیون را خاموش کنید و دو شاخه آن را از پریز برق

بکشید.

● خازن C۴۳۴ را به مدار وصل کنید.

● تلویزیون را آزمایش کنید.

زمان اجرا: ۱ ساعت

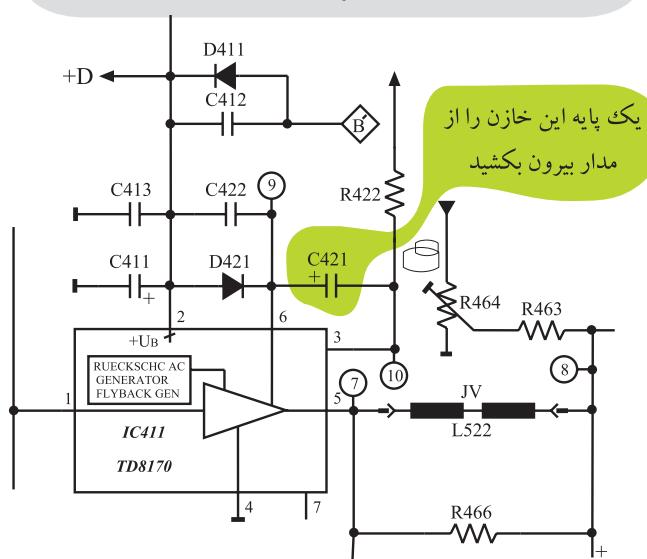

شکل ۲-۱۰۸- خازن C۴۲۱ که باید قطع شود.

۲-۱۱-۸- مراحل اجرای کار عملی شماره ۴

تغییر ولتاژ ژنراتور برگشتی


- یک پایه ای خازن C۴۲۱ را از مدار قطع کنید.

شکل ۲-۱۰۸ خازن C۴۲۱ را در نقشه مدار نشان می دهد.

● دو شاخه تلویزیون را به پریز برق اتصال دهید و تلویزیون

را روشن کنید.

٤- وضعيت صوت

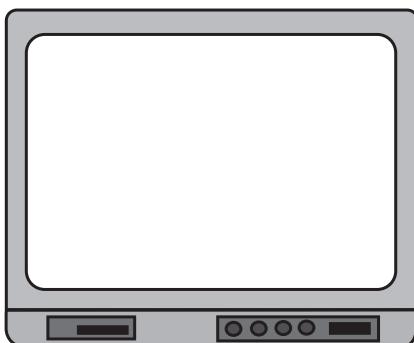

شكل ٩-٢- وضعیت تصویر

نوسانساز افقی در داخل آی سی
۲۲۶ به شماره‌ی فنی TDA۲۵۷۹A
قریر دارد.

- وضعیت صوت و تصویر تلویزیون را بررسی کنید. تصویر ظاهر شده روی صفحه تلویزیون را در شکل ۹-۲ رسم کنید.
 - تلویزیون را خاموش کنید و آن را از پریز برق بکشید.
 - خازن C۴۲۱ را به مدار وصل کنید.
 - تلویزیون را آزمایش کنید.

۱۲- معاپ مربوط به بخش افقی


۱۲-۱- شناسایی بخش افقی: بخش افقی یکی از قسمت‌های مهم تلویزیون را تشکیل می‌دهد. این قسمت نسبت به بخش‌های دیگر آسیب‌پذیرتر است زیرا در قسمت افقی توان زیادی تلف می‌شود و گرمای زیادی به وجود می‌آید. در این قسمت به پرسی، برخی، از معایب مری بوط به بخش افقی، می‌پردازیم:

۲-۱۲-۲- خرابی آی سی (TDA۲۵۷۹A) ۲۲۶°


اگر مدار نوسان ساز افقی داخل آی سی ۲۲۶° معیوب شود، نوسان افقی به وجود نمی آید و تقویت کننده خروجی افقی از کار می افتد.

در این شرایط ولتاژ زیاد (HV) قطع می شود و تصویر و نور وجود ندارد.

در ضمن بخش خروجی عمودی هم از کار می‌افتد. شکل ۱۱-۲ آی‌سی ۲۲۶° و نوسان‌ساز افقی داخل آن را نشان می‌دهد.

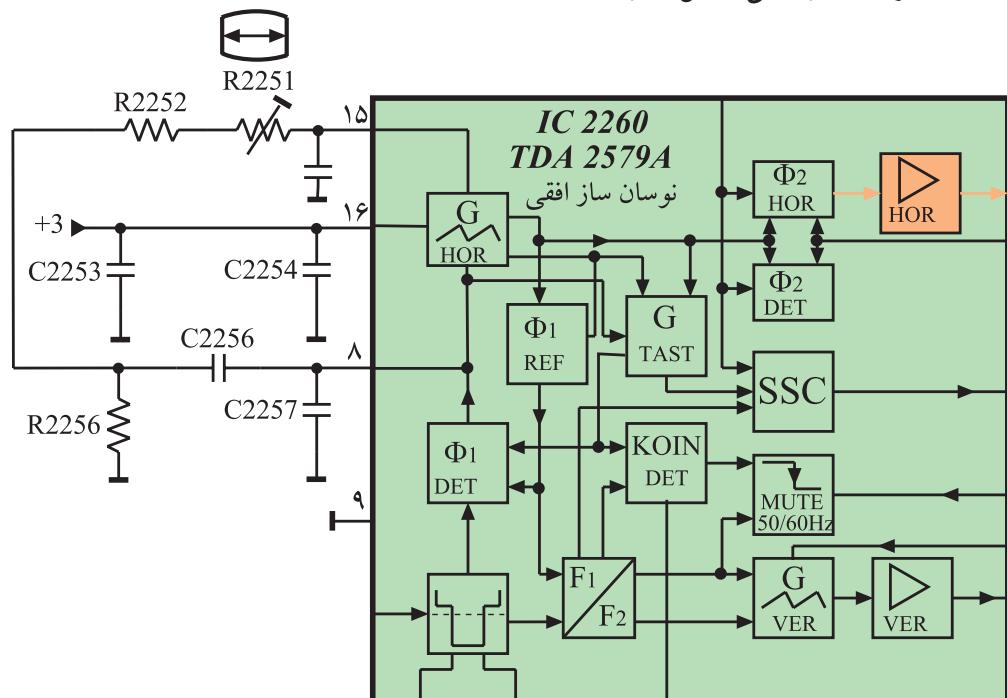

شکل ۱۱-۲-آی سی، ۲۲۶ و نوسان‌ساز افقی در داخل آن

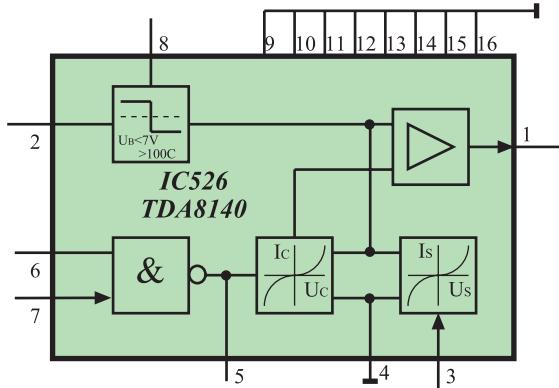

شکل ۱۱۱-۲- نقشه بلوکی آی سی ۵۲۶


۲-۱۲-۳- معیوب شدن آی سی ۵۲۶: معیوب شدن آی سی ۵۲۶ که نقشه‌ی بلوکی آن را در شکل ۲-۱۱۱ مشاهده می‌کنید، سبب می‌شود، نوسان ایجاد شده توسط نوسان‌ساز افقی تقویت نشود و به خروجی افقی نرسد. در این شرایط ترانزیستور تقویت‌کننده خروجی افقی از کار می‌افتد و ولتاژ زیاد قطع می‌شود. با قطع شدن ولتاژ زیاد، نور و تصویر به وجود نمی‌آید و خروجی عمودی نیز از کار می‌افتد.

۲-۱۲-۴- معیوب شدن ترانزیستور تقویت قدرت خروجی افقی (T572): در شکل ۲-۱۱۲ ترانزیستور (T572) را در نقشه مدار تلویزیون مشاهده می‌کنید.


معیوب شدن این ترانزیستور به دو صورت بروز می‌کند. ممکن است پایه‌های ترانزیستور نسبت به یکدیگر قطع شوند یا بین آنها اتصال کوتاه رخ دهد.

با معیوب شدن ترانزیستور (T572) و ولتاژ زیاد قطع می‌شود و تصویر و نور روی صفحه‌ی تلویزیون به وجود نمی‌آید. در ضمن بخش خروجی عمودی نیز از کار می‌افتد.

۲-۱۲-۵- خرابی خازن C574: اگر خازن C574 معیوب شود نقطه کار ترانزیستور T572 تغییر می‌کند و سبب سوختن آن می‌شود. شکل ۲-۱۱۳ خازن C574 را در نقشه مدار نشان می‌دهد.

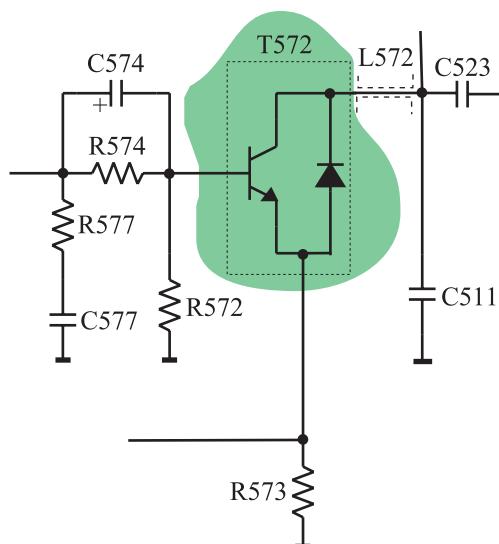


شکل ۱۱۲-۲- ترانزیستور T572

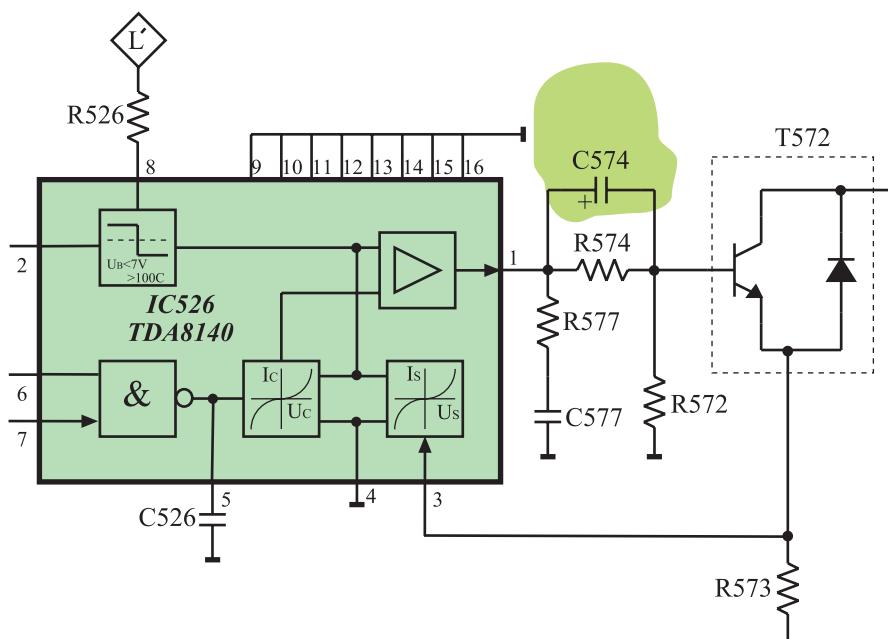

شکل ۱۱۳-۲- خازن C574 در نقشه مدار

۲-۱۲-۶-قطع شدن خازن C511: اگر خازن


C511 قطع شود، ولتاژ زیاد (HV) افزایش می‌یابد و قطعات حساس شاسی نظیر آی‌سی میکروکنترلر، آی‌سی حافظه و تیونر آسیب می‌بینند. شکل ۲-۱۱۴ خازن C511 را در نقشه‌ی مدار نشان می‌دهد.

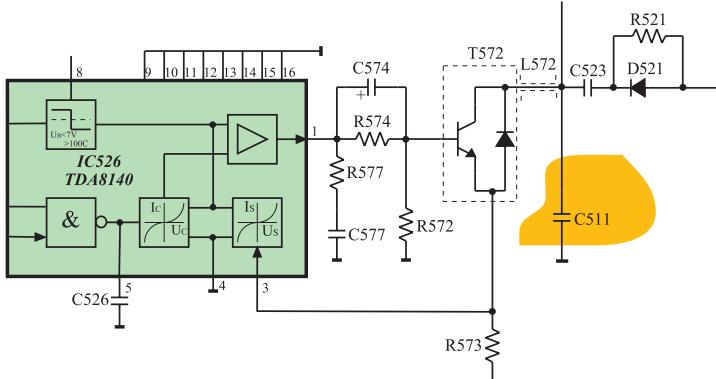

شکل ۲-۱۱۴-خازن C511 در نقشه‌ی مدار

۲-۱۲-۷-قطع شدن هر یک از خازن‌های C521

و C522: قطع شدن هر یک از خازن‌های C521 و C522 موجب تغییر جریان یوک افقی می‌شود. تغییر جریان یوک افقی می‌تواند تصویر را در جهت افقی بیش از حد مجاز باز یا جمع کند. شکل ۲-۱۱۵ خازن‌های C521 و C522 را در نقشه‌ی مدار تلویزیون نشان می‌دهد.

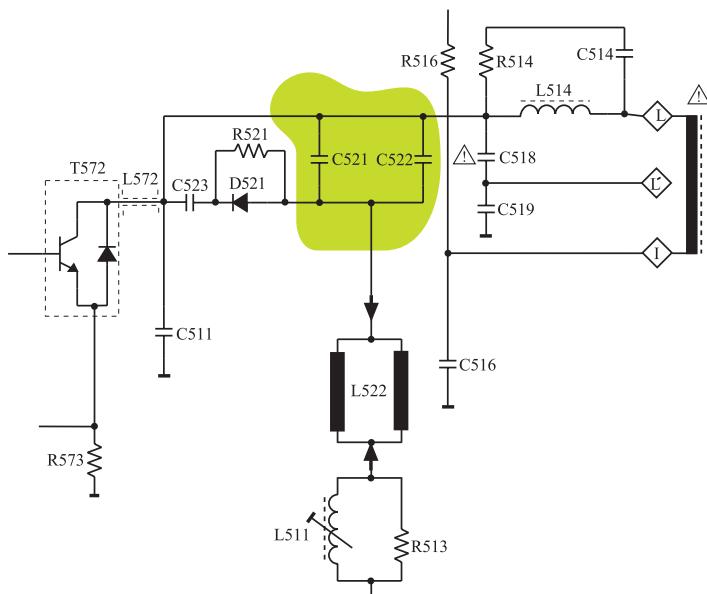

شکل ۲-۱۱۵-خازن‌های C521 و C522 در نقشه‌ی مدار




شکل ۲-۱۱۶-تصویر تلویزیون وقتی C518 قطع است.


۲-۱۲-۸-قطع شدن خازن C518: با قطع شدن

خازن C518 در نقطه‌ی L' پالس موردنظر برای مدارهای استفاده کننده از پالس L' فراهم نمی‌شود و تصویر به صورت شکل ۲-۱۱۶ درمی‌آید.

شکل ۲-۱۱۷-۲- خازن C518 را در نقشه‌ی مدار تلویزیون نشان می‌دهد.

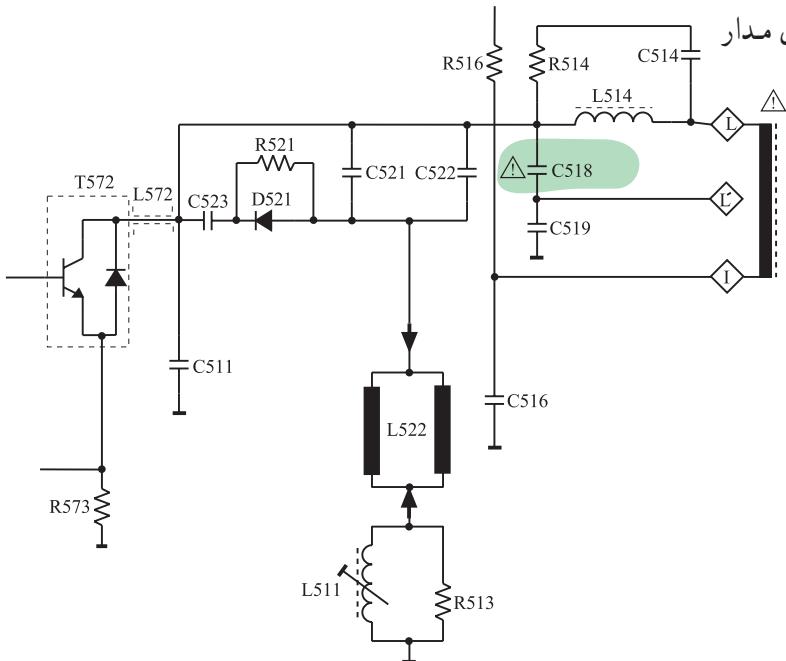

شکل ۲-۱۱۷-۲- خازن C518 در نقشه‌ی مدار

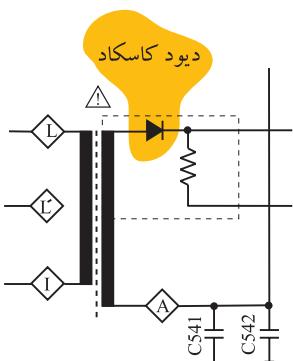

شکل ۲-۱۱۸- دیود کاسکاد در نقشه‌ی مدار

۲-۱۲-۹- خرابی دیود کاسکاد: در صورت خرابی دیود

کاسکاد، ولتاژ زیاد به وجود نمی‌آید و صفحه تصویر تاریک و بدون نور می‌شود. برای تفکیک معیوب بودن دیود کاسکاد از معیوب بودن تقویت کننده خروجی افقی، می‌توان فیلامان لامپ تصویر را مورد توجه قرار داد. در صورت روشن بودن فیلامان، پی‌می‌بریم که قسمت خروجی افقی و ترانسفورماتور ولتاژ زیاد سالم هستند. در این حالت عیب می‌تواند مربوط به دیود کاسکاد باشد. شکل ۲-۱۱۸ دیود کاسکاد را در نقشه‌ی مدار تلویزیون نشان می‌دهد.

برای اطمینان از معیوب بودن دیود کاسکاد می‌توانید در حالتی که تلویزیون خاموش است پستانک ولتاژ زیاد را از لامپ تصویر جدا سازید، سپس تلویزیون را روشن کنید و پستانک را با احتیاط کامل به شاسی نزدیک کنید.

اگر شعله‌ای بین پستانک و شاسی ایجاد نشد، دیود کاسکاد معیوب است.

۲-۱۳- کار عملی

۲-۱۳-۱- هدف کلی: بررسی اثر برخی از معایب بخش

خروچی روی صوت و تصویر تلویزیون

۲-۱۳-۲- خلاصه‌ای از شرح اجرای کار عملی:

از طریق قطع کردن پایه بعضی از قطعات در بخش خروجی افقی تلویزیون، عیب لازم را در دستگاه ایجاد می‌کنید و اثر عیب را روی صوت و تصویر تلویزیون مورد بررسی قرار می‌دهید.

۲-۱۳-۳- وسایل و تجهیزات مورد نیاز:
■ اسیلوسکوپ مطابق شکل ۲-۱۱۹ یک دستگاه



۲-۱۱۹ شکل

- پرن ژنراتور مطابق شکل ۲-۱۲۰ یک دستگاه
- گسترده تلویزیون رنگی یک دستگاه
- تلویزیون رنگی یک دستگاه



۲-۱۲۰- یک نمونه پرن ژنراتور

- نقشه‌ی تلویزیون رنگی یک نسخه
- مولتی‌متر عقره‌ای یا دیجیتالی یک دستگاه
- ابزار عمومی کارگاه الکترونیک شامل سیم‌چین، دمباریک، هویه، قلع‌کش و پیچ‌گوشی
- مطابق شکل ۲-۱۲۱ از هر کدام یک عدد




شکل ۲-۱۲۱- برخی از ابزار کارگاه الکترونیک

- مواد مصرفی مانند قلع، روغن لحیم و سیم رابط به مقدار کافی
- ۴-۱۳- دستورات حفاظت و ایمنی

▲ کلیه‌ی نکات ایمنی بیان شده در قسمت ۴-۱ و ۴-۲ از بخش اول و ۴-۷ از بخش دوم را مجدداً مرور کنید و هنگام اجرای کار عملی، آن‌ها را عملاً به کار ببرید.

- ۵-۱۳- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی ۱- قطع بودن تغذیه آی‌سی خروجی افقی
- یک پایه‌ی L524 را از مدار جدا کنید، در این صورت تغذیه E+ به آی‌سی ۵۲۶ اعمال نمی‌شود. شکل ۲-۱۲۲ سیم‌پیچ L524 را در نقشه‌ی مدار تلویزیون نشان می‌دهد.

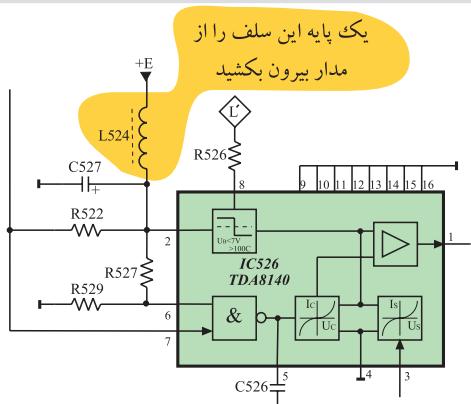


شکل ۲-۱۲۲- یک پایه‌ی L524 باید قطع شود.

= وضعیت صوت

- دو شاخه تلویزیون را به پریز برق اتصال دهید و تلویزیون را روشن کنید.

- صوت و تصویر تلویزیون را بررسی کنید و وضعیت صوت را شرح دهید. وضعیت تصویر را در شکل ۲-۱۲۳ نشان دهید.

آیا ولتاژ زیاد (HV) وجود دارد؟

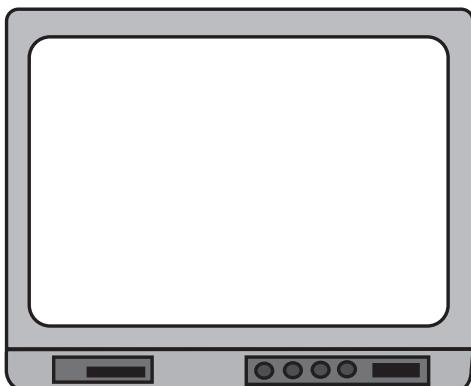

شکل ۲-۱۲۳ - وضعیت تصویر

پاسخ:

پاسخ:

زمان اجرا: ۱ ساعت

- با قطع کردن چه قطعات دیگری می‌توان تغذیه آیسی خروجی افقی را قطع کرد؟
- تلویزیون را خاموش کنید و دو شاخه آن را از پریز برق بکشید.

سیم پیچ L۵۲۴ را به مدار وصل کنید.


دستگاه را آزمایش کنید.

۶-۲-۱۳-۲-مراحل اجرای کار عملی شماره ۲-قطع

ولتاژ تغذیه T۵۷۲

- یک پایه مقاومت R۵۱۶ را از مدار جدا کنید، در این صورت +A نمی‌تواند ترانزیستور تقویت‌کنندهٔ خروجی افقی را تغذیه کند.


شکل ۲-۱۲۴ مقاومت R۵۱۶ را در نقشه مدار تلویزیون نشان می‌دهد.

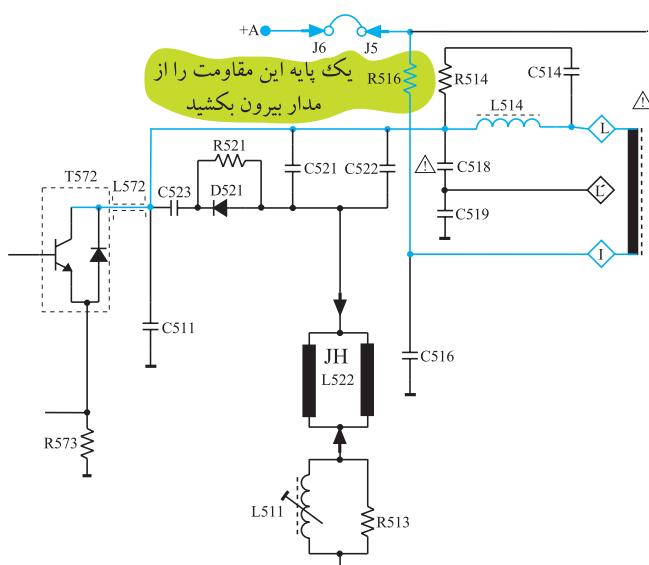

شکل ۲-۱۲۴ - با قطع شدن R۵۱۶ ولتاژ تغذیه T۵۷۲ قطع می‌شود.

- دو شاخه تلویزیون را به پریز برق اتصال دهید و تلویزیون را روشن کنید.

- وضعیت صوت و تصویر را در تلویزیون بررسی کنید و وضعیت صوت را شرح دهید. وضعیت تصویر را در شکل ۲-۱۲۵ نشان دهید.

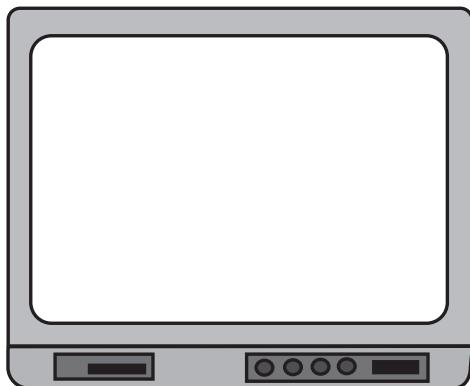

شکل ۲-۱۲۵- وضعیت تصویر

= وضعیت صوت


- آیا ولتاژ زیاد (HV) وجود دارد؟

پاسخ:

پاسخ:

- جدا کردن چه قطعات دیگری می‌تواند تغذیه T572 را قطع کند؟
- تلویزیون را خاموش کنید و دو شاخه آن را از پریز برق بکشید.
- مقاومت R516 را به مدار وصل کنید.
- دستگاه را آزمایش کنید.

زمان اجرا: ۱ ساعت

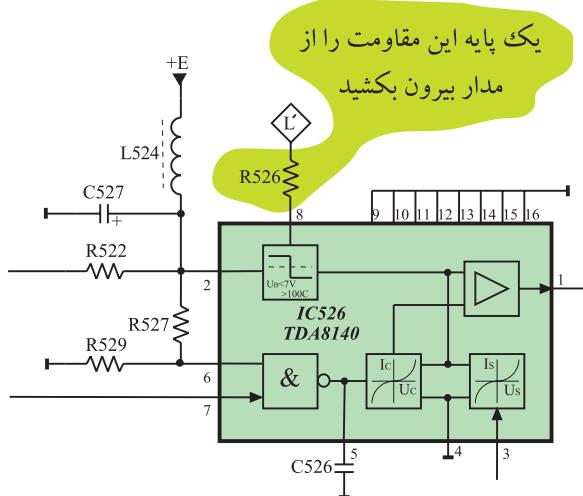

شکل ۲-۱۲۶- مقاومت R526 در مدار

۲-۱۳-۷- مراحل اجرای کار عملی شماره ۳


قطع مسیر تهیه ولتاژ L'

- یک پایه مقاومت R526 را قطع کنید، در این صورت ولتاژ تهیه شده از L' به آی سی ۵۲۶ قطع می‌شود.
- شکل ۲-۱۲۶ مقاومت R526 را در نقشه مدار تلویزیون نشان می‌دهد.

- دو شاخه تلویزیون را به پریز برق وصل کنید و تلویزیون را روشن کنید.

= وضعیت صوت

- وضعیت صوت و تصویر تلویزیون را مورد بررسی قرار دهید و وضعیت صوت را بنویسید و وضعیت تصویر را در شکل ۲-۱۲۷ نشان دهید.

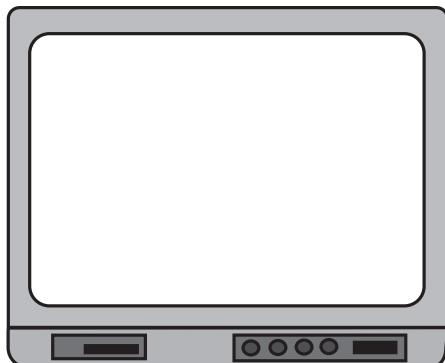

شکل ۲-۱۲۷- وضعیت تصویر

- با قطع کردن چه قطعات دیگری می‌توان مسیر اعمال ولتاژ L' را به آی سی ۵۲۶ قطع کرد؟

پاسخ:

- تلویزیون را خاموش کنید و دو شاخه آن را از پریز برق بکشید.

مقاومت R۵۲۶ را به مدار وصل کنید.


دستگاه را آزمایش کنید.

زمان اجرا: ۱ ساعت


۲-۱۳-۸- مراحل اجرای کار عملی شماره ۴- از

بین بردن همزمانی

- با توجه به نقشهٔ مدار و شاسی تلویزیون، جامپر موجود در مسیر عبور سیگنال مرکب تصویر را که بین پایه‌ی ۱۳ و پایه‌ی ۲۷ مدول IF قرار دارد، قطع کنید. شکل ۲-۱۲۸ این جامپر را روی نقشهٔ مدار تلویزیون نشان می‌دهد.

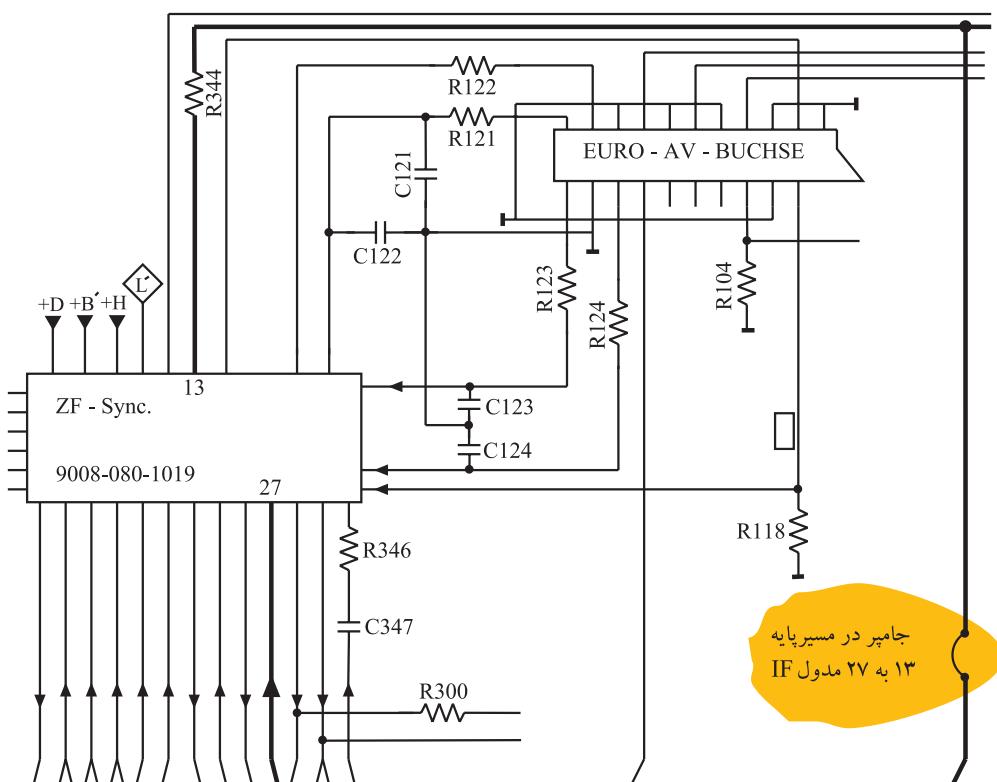

شکل ۲-۱۲۸- جامپری که در مسیر پایه‌ی ۱۳ به پایه‌ی ۲۷ مدول IF قرار دارد.

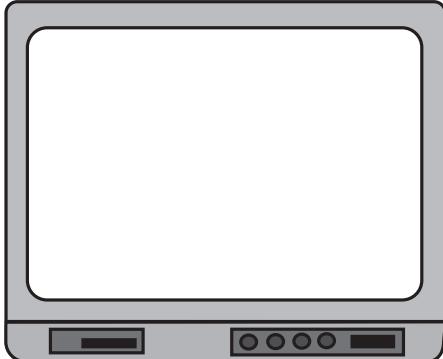

شکل ۲-۱۲۹ - وضعیت تصویر

پاسخ:

در این شرایط سیگنال مرکب تصویر به مدار جدا کننده پالس همزمانی نمی‌رسد و همزمانی به هم می‌خورد.

● دو شاخه تلویزیون را به پریز برق وصل کنید و تلویزیون را روشن نمایید.

● وضعیت صوت و تصویر تلویزیون را مورد بررسی قرار دهید. وضعیت صوت را بنویسید و وضعیت تصویر را در شکل ۲-۱۲۹ نشان دهید.


= وضعیت صوت

● آیا تصویر در جهت افقی پایدار است؟

● آیا تصویر در جهت عمودی پایدار است؟



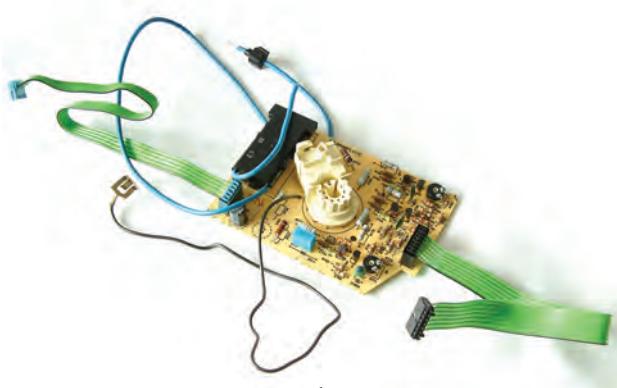الف - برد سوکت لامپ تصویر متصل به تفگ الکترونی



ب - برد سوکت لامپ تصویر

شکل ۲-۱۳۰

● تلویزیون را خاموش کنید و دو شاخه آن را از پریز برق بکشید.

● مسیر قطع شده را وصل کنید.

● دستگاه را آزمایش کنید.

● ۲-۱۴ - معایب مربوط به سوکت لامپ تصویر

۲-۱۴ - شناسایی برد سوکت لامپ تصویر: سیگنال‌های رنگ آشکار شده‌ی R, G و B و ولتاژهای بایاس به سوکت لامپ تصویر اعمال می‌شوند.


در این سوکت سه طبقه تقویت‌کننده رنگ به طور مستقل، سه رنگ R, G و B را به میزان لازم تقویت می‌کنند.

سیگنال‌های تقویت شده به سه کاند لامپ تصویر می‌رسد.

در ادامه به بررسی برخی از معایبی که ممکن است در

سوکت لامپ تصویر ایجاد شود می‌پردازیم.

شکل ۲-۱۳۰ - الف و ب برد سوکت لامپ تصویر را نشان می‌دهد.

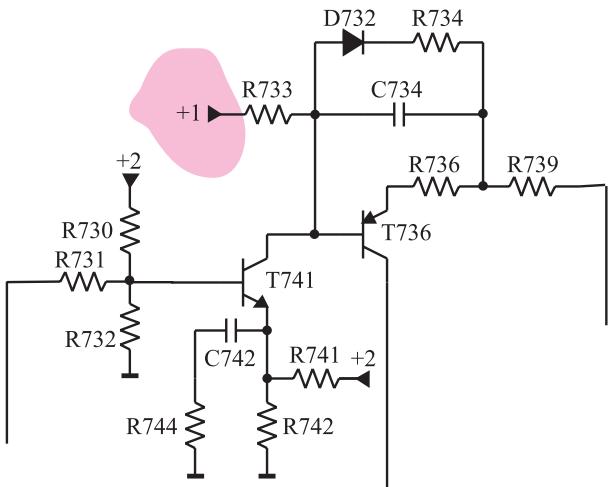

شکل ۲-۱۳۱- ولتاژ +۱ ترانزیستورها را بایاس می‌کند.

۲-۱۴-۲- قطع شدن ولتاژ تغذیه A+ : اگر ولتاژ $+A = 124V$ که با عنوان ولتاژ +۱ به سوکت لامپ تصویر می‌رسد را قطع کنیم، ترانزیستورهای تقویت کننده بایاس نمی‌شوند و روی صفحه تصویر راستر با خطوط برگشت ظاهر می‌شود. شکل ۲-۱۳۱ ولتاز +۱ را در مدار سوکت لامپ تصویر نشان می‌دهد. در شکل ۲-۱۳۲-الف یک تصویر طبیعی و در شکل ۲-۱۳۲-ب وضعیت تصویر صفحه تلویزیون را در صورت قطع بودن ولتاژ +A مشاهده می‌کنید.




الف - یک تصویر طبیعی




ب - ولتاژ +۱ از سوکت لامپ تصویر قطع است.

شکل ۲-۱۳۲

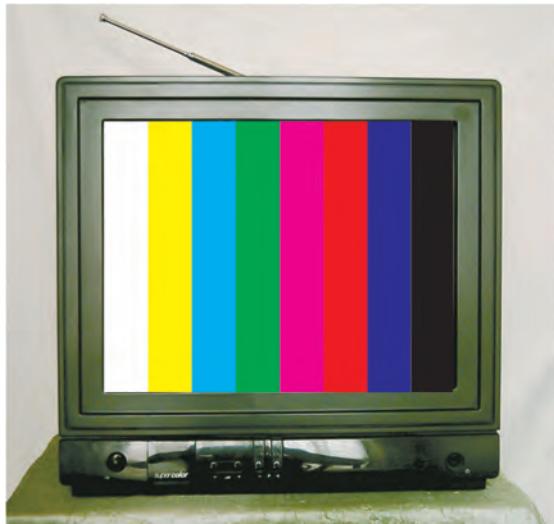

۲-۱۴-۳—قطع بودن ترانزیستورهای تقویت کننده
مسیر رنگ قرمز: اگر هر یک از ترانزیستورهای T741 یا T736 میعیوب شوند رنگ قرمز تقویت نمی شود و تصویر فاقد رنگ قرمز است. در این صورت نوار رنگی استاندارد شکل ۲-۱۳۳-الف به صورت شکل ۲-۱۳۳-ب و تصویر به صورت شکل ۲-۱۳۴ درمی آید.

الف—نوار رنگی استاندارد

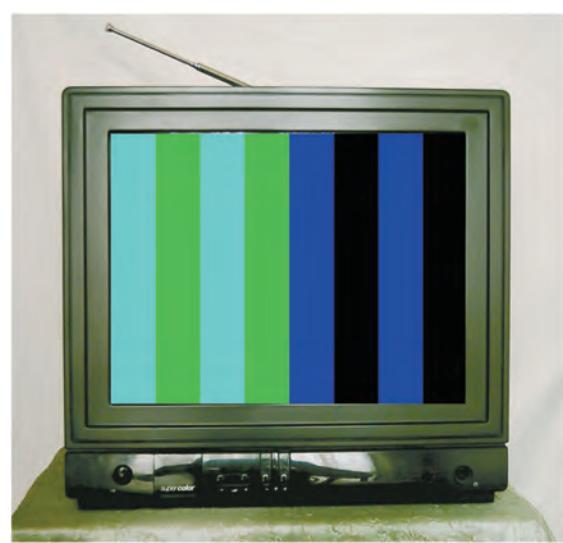


شکل ۲-۱۳۳

ب—نوار رنگی فاقد رنگ قرمز


در شکل ۲-۱۳۵ ترانزیستورهای T741 و T736 را که مربوط به تقویت کننده رنگ قرمز است، در نقشه‌ی مدار تلویزیون مشاهده می‌کنید.



شکل ۲-۱۳۴—تصویر بدون رنگ قرمز

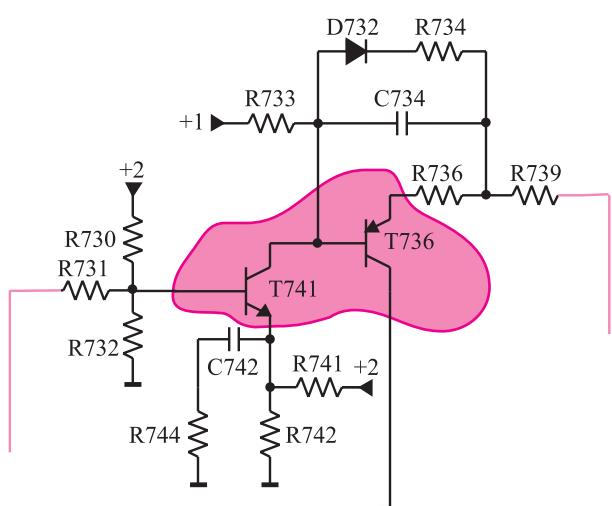


شکل ۲-۱۳۵—ترانزیستورهای تقویت کننده مسیر رنگ قرمز در نقشه‌ی مدار

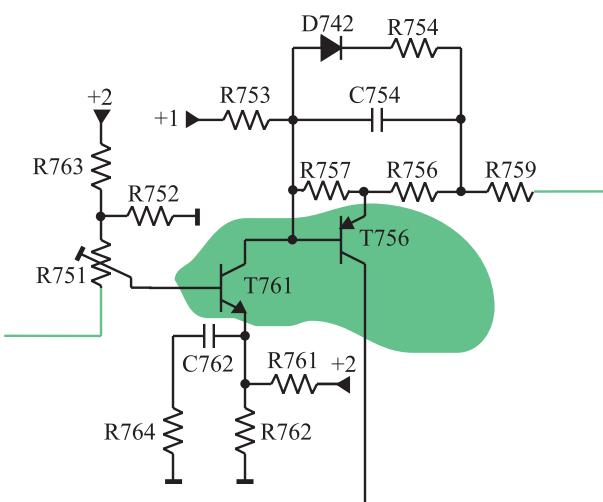

شکل ۲-۱۳۶- ترانزیستورهای تقویت کننده رنگ سبز در نقشه‌ی مدار

۲-۱۴-۴- معیوب بودن ترانزیستورهای تقویت کننده رنگ سبز: اگر هر یک از ترانزیستورهای T761 یا T756 معیوب شوند رنگ سبز تقویت نمی‌شود. در این صورت تصویر فاقد رنگ سبز است.

شکل ۲-۱۳۶ ترانزیستورهای T576 و T61 را در نقشه‌ی مدار تلویزیون نشان می‌دهد.

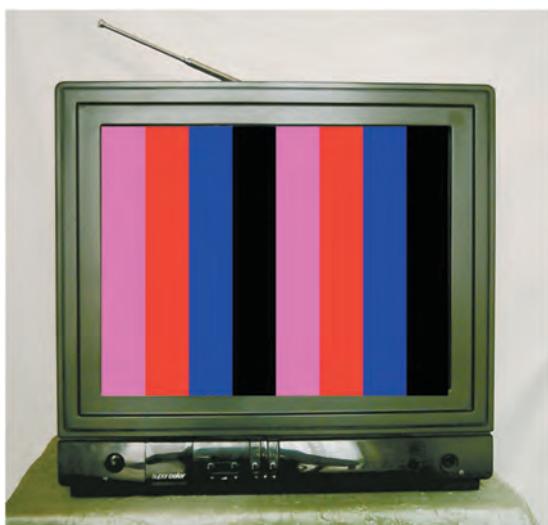


شکل ۲-۱۳۷- تصویر نوار رنگی استاندارد بدون رنگ سبز

در شکل ۲-۱۳۷ تصویر نوار رنگی استاندارد بدون رنگ سبز آمده است.




شکل ۲-۱۳۸- تصویر بدون رنگ سبز

در شکل ۲-۱۳۸ تصویری را که در آن رنگ سبز تقویت نشده است مشاهده می‌کنید.

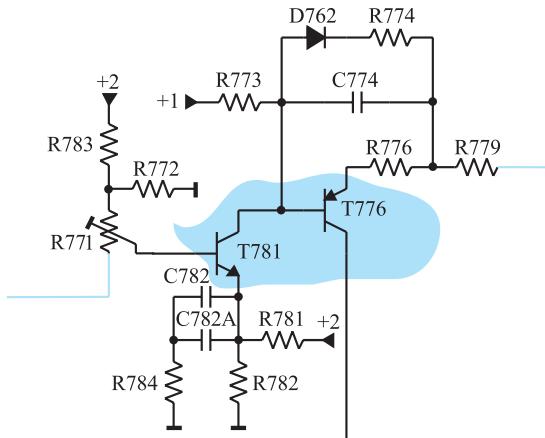

شکل ۲-۱۳۹- ترانزیستورهای T۷۸۱ و T۷۷۶ در نقشه‌ی مدار

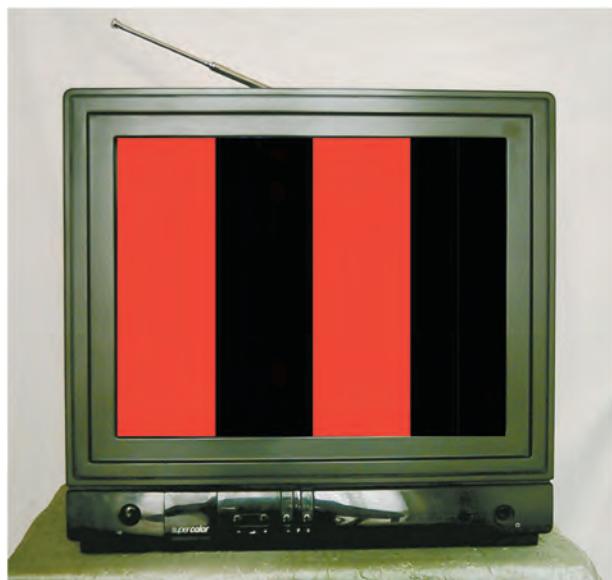

شکل ۲-۱۴۰- نوار رنگی بدون رنگ آبی



شکل ۲-۱۴۱- تصویر بدون رنگ آبی

۲-۱۴-۵- معیوب بودن ترانزیستورهای تقویت‌کننده‌ی رنگ آبی: اگر هریک از ترانزیستورهای T۷۸۱ یا T۷۷۶ معیوب شوند رنگ آبی تقویت نمی‌شود. در این صورت تصویر فاقد رنگ آبی است.

شکل ۲-۱۳۹ ترانزیستورهای T۷۸۱ و T۷۷۶ را در نقشه‌ی مدار تلویزیون نشان می‌دهد.

در شکل ۲-۱۴۰ نوار رنگی استاندارد بدون رنگ آبی آمده است.

در شکل ۲-۱۴۱ تصویری را ملاحظه می‌کنید که در آن رنگ آبی تقویت نشده است.

۲-۱۵-۱ کار عملی

نکته مهم:

به منظور جلوگیری از خراب شدن شاسی تلویزیون، مربیان می‌توانند قطعاتی را که باید پایه آن ها از برد مدار چاپی جدا شود، روی سوکت مناسب روی شاسی نصب کنند تا در خلال آزمایش به برد مدار چاپی آسیب نرسد.

۲-۱۵-۱ هدف کلی: بررسی اثر برخی از معایب موجود در سوکت لامپ تصویر روی صوت و تصویر تلویزیون

۲-۱۵-۲ خلاصه شرح اجرای کار عملی: با قطع

کردن پایه‌ی بعضی از قطعات در بخش سوکت لامپ تصویر تلویزیون، عیب موردنظر را ایجاد می‌کنید و اثر آن را روی صوت و تصویر تلویزیون مورد بررسی قرار می‌دهید.


۲-۱۵-۳ وسایل و تجهیزات مورد نیاز

یک دستگاه

اسیلوسکوپ

یک دستگاه

پtern ژنراتور مطابق شکل ۲-۱۴۲

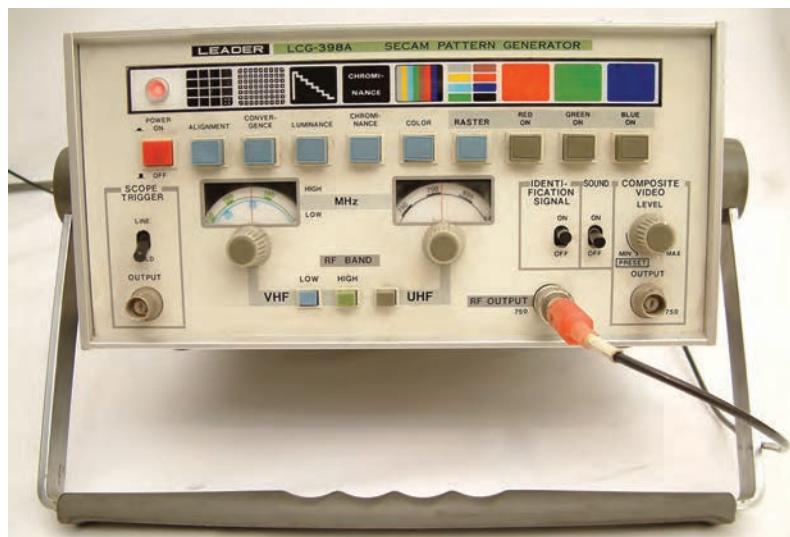

شکل ۲-۱۴۲-یک نمونه پtern ژنراتور



۲-۱۴۳ گسترده تلویزیون رنگی

یک دستگاه

مطابق شکل ۲-۱۴۳

یک دستگاه

تلوزیون رنگی

یک نسخه

نقشه‌ی تلویزیون رنگی

یک دستگاه

مولتی متر عقربه‌ای یا دیجیتالی

شکل ۲-۱۴۳-یک نمونه گسترده تلویزیون رنگی

■ ابزار عمومی کارگاه الکترونیک شامل سیم‌چین، دم‌باریک،
هویه، قلع‌کش و پیچ‌گوشی (شکل ۲-۱۴۴).

از هر کدام یک عدد

■ مواد مصرفی مانند قلع، روغن لحیم و سیم
به مقدار کافی



شکل ۲-۱۴۴- برخی ابزار کارگاه الکترونیک

۴-۱۵-۲- دستورات حفاظت و ایمنی

▲ کلیه نکات ایمنی بیان شده در قسمت ۴-۱ و ۴-۱۲-۱ از بخش اول و ۴-۷-۲ از بخش دوم را مرور کنید و در هنگام اجرای کار عملی، آن‌ها را عملاً به کار ببرید.


۴-۱۵-۳- مراحل اجرای کار عملی شماره ۱

قطع تقویت‌کننده مسیر رنگ قرمز

● یک پایه‌ی مقاومت R731 یا بیس ترانزیستور T741 را از مدار جدا کنید، در این حالت تقویت‌کننده رنگ در مسیر قرمز قطع می‌شود.


این شرایط مانند حالتی است که رنگ قرمز تقویت نمی‌شود. شکل ۴-۱۴۵ مقاومت R731 را در نقشه‌ی مدار تلویزیون نشان می‌دهد.

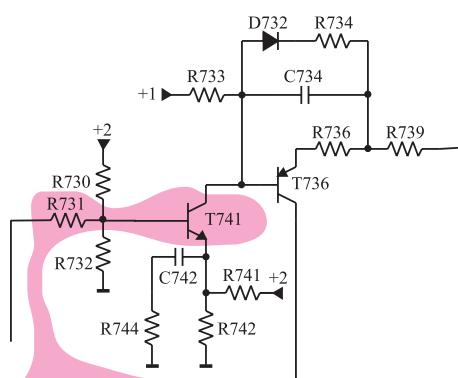● خروجی RF دستگاه پرن ژنراتور را به ورودی آنتن تلویزیون وصل کنید.



یک پایه‌ی این مقاومت و یا بیس
ترانزیستور را از
مدار بیرون بکشید

شکل ۴-۱۴۵- مقاومت R731 که باید قطع شود.

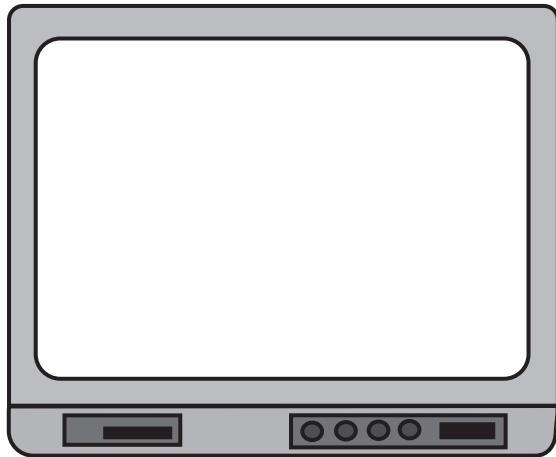


شکل ۲-۱۴۶- تصویر نوار رنگی



شکل ۲-۱۴۷- وضعیت تصویر

زمان اجرا: ۱ ساعت

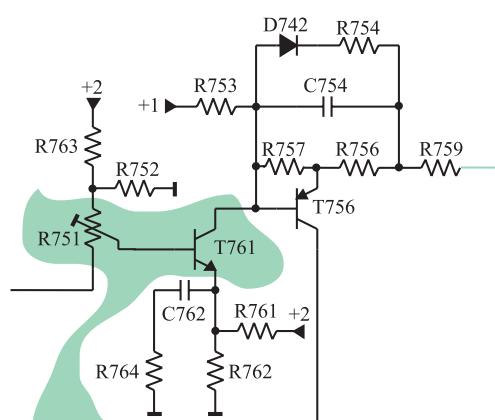

یک پایه این مقاومت و یا بیس
ترانزیستور را از
مدار بیرون بکشید

● پرن ژنراتور را در وضعیت نوار رنگی استاندارد قرار دهید.

● دوشاخه تلویزیون را به پریز برق اتصال دهید و تلویزیون را روشن کنید.

● پرن ژنراتور را روشن کنید.

● وضعیت تصویر را بررسی کنید، و تصویر نوار رنگی را در شکل ۲-۱۴۶ رسم کنید.

● پرن ژنراتور را خاموش کنید، و خروجی آن را از آنتن تلویزیون جدا سازید.

● آنتن تلویزیون را به آن وصل کنید و تلویزیون را روی برنامه‌ای تنظیم کنید.

● وضعیت صوت و تصویر تلویزیون را بررسی کنید.

● وضعیت صوت را بنویسید و وضعیت تصویر را در شکل ۲-۱۴۷ نشان دهید.

= وضعیت صوت

● تلویزیون را خاموش کنید و دوشاخه آن را از پریز برق بکشید.

● مقاومت R731 را به مدار وصل کنید.

● دستگاه را آزمایش کنید.

۲-۱۵-۲- مراحل اجرای کار عملی شماره ۲-

قطع تقویت کننده مسیر رنگ سبز

● یک پایه ای مقاومت R751 یا بیس ترانزیستور T761 را از مدار جدا کنید. در این حالت رنگ قرمز تقویت نمی شود.

شکل ۲-۱۴۸ مقاومت R751 و ترانزیستور T761 را نشان می دهد.


● پرن ژنراتور را در وضعیت نوار رنگی تنظیم کنید.

● خروجی RF پرن ژنراتور را به ورودی آنتن تلویزیون وصل کنید.


● تلویزیون و پرن ژنراتور را روشن کنید.

● تلویزیون را تنظیم کنید تا تصویر نوار رنگی روی صفحه آن ظاهر شود.

شکل ۲-۱۴۸- مقاومت R751 و ترانزیستور T761

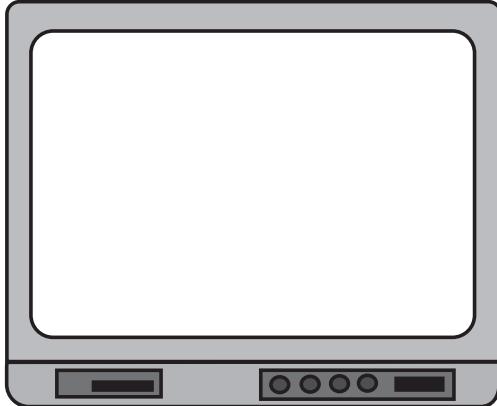

شکل ۲-۱۴۹- تصویر نوار رنگی

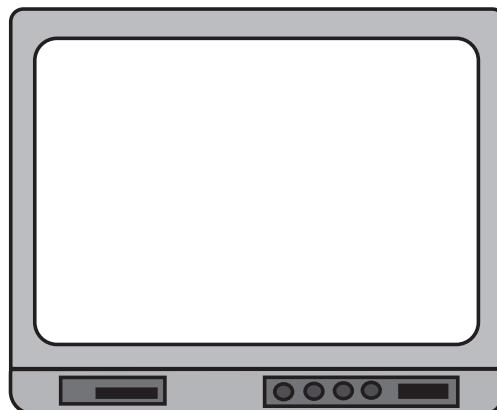

شکل ۲-۱۵۰- وضعیت تصویر

- تصویر نوار رنگی را در شکل ۲-۱۴۹ رسم کنید.
- پرن ژنراتور را خاموش کنید و خروجی آن را از آنتن تلویزیون قطع کنید.
- سیم آنتن را به تلویزیون وصل کنید و تلویزیون را روی کanal با برنامه تنظیم کنید.
- وضعیت صوت و تصویر تلویزیون را بررسی کنید، وضعیت صوت را بنویسید و وضعیت تصویر را در شکل ۲-۱۵۰ نشان دهید.

= وضعیت صوت

- تلویزیون را خاموش کنید و دوشاخه آن را از پریز برق بکشید.
- مقاومت R751 یا پایه‌ی ترانزیستور T761 را به مدار وصل کنید.
- دستگاه را آزمایش کنید.


زمان اجرا: ۱ ساعت

قطع تقویت‌کننده مسیر رنگ آبی


- یک پایه‌ی مقاومت R771 یا بیس ترانزیستور T781 را از مدار جدا کنید. در این صورت رنگ آبی تقویت نمی‌شود.
- شکل ۲-۱۵۱ مقاومت R771 و ترانزیستور T781 را در نقشه‌ی مدار تلویزیون نشان می‌دهد.

- پرن ژنراتور را در وضعیت نوار رنگی قرار دهید.
- خروجی RF پرن ژنراتور را به ورودی آنتن تلویزیون وصل کنید.


- تلویزیون و پرن ژنراتور را روشن کنید.
- تلویزیون را تنظیم کنید تا تصویر نوار رنگی روی صفحه‌ی آن ظاهر شود.

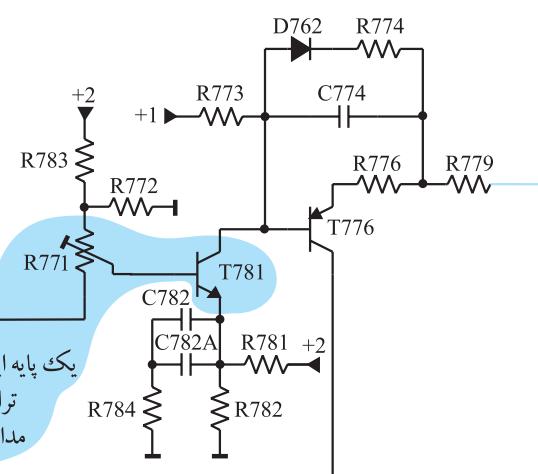


شکل ۲-۱۵۱- مقاومت R771 و ترانزیستور T781

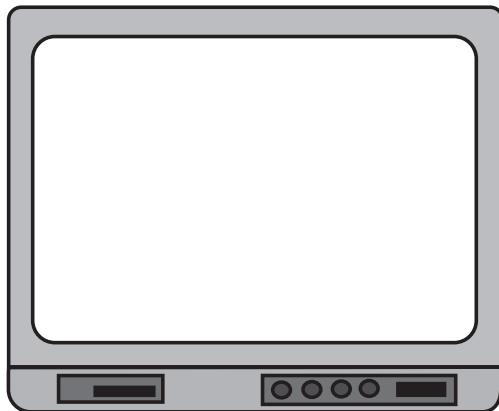

شکل ۲-۱۵۲ - تصویر نوار رنگی

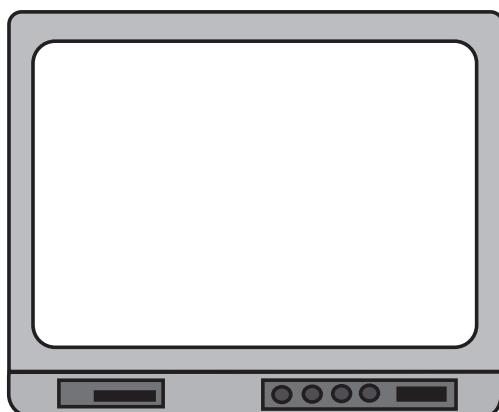

شکل ۲-۱۵۳ - وضعیت تصویر

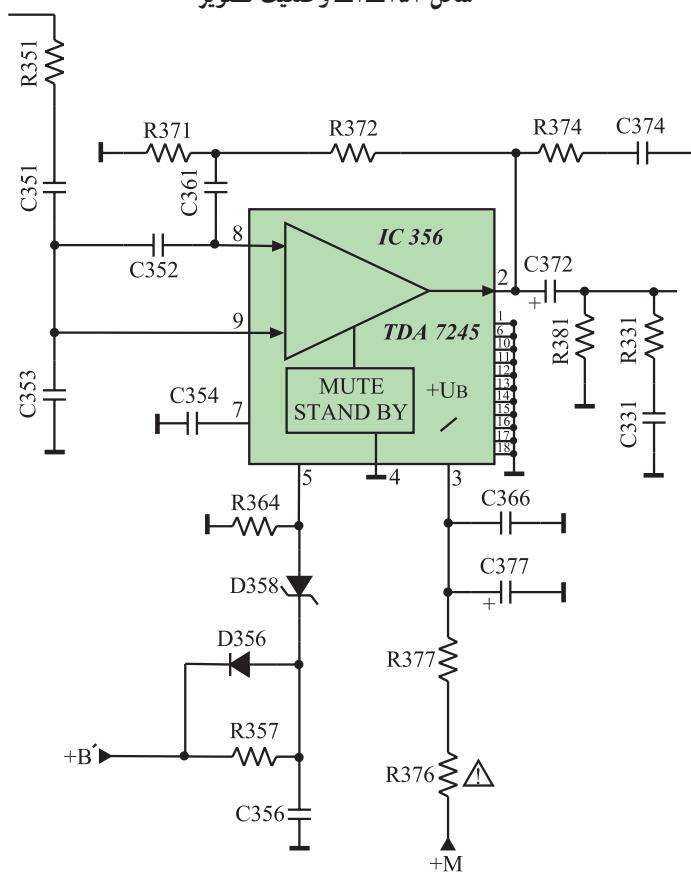

شکل ۲-۱۵۴ - مدار تقویت‌کننده خروجی صدا

- تصویر نوار رنگی را در شکل ۲-۱۵۲ رسم کنید.
- پtern ژنراتور را خاموش کنید و خروجی آن را از آنتن تلویزیون قطع کنید.
- آنتن را به تلویزیون وصل کنید.
- تلویزیون را روی یک کانال با برنامه تنظیم کنید.
- وضعیت صوت و تصویر تلویزیون را بررسی کنید.
- وضعیت صوت را یادداشت کنید و وضعیت تصویر را در شکل ۲-۱۵۳ نشان دهید.

= وضعیت صوت

- تلویزیون را خاموش کنید و آن را از برق بکشید.
- مقاومت R771 یا بیس ترازیستور T781 را به مدار وصل کنید.
- دستگاه را آزمایش کنید.

۲-۱۶ صوت


۲-۱۶-۱ معرفی تقویت‌کننده خروجی صوت:

صدای آشکار شده در مدول IF به طبقه‌ی تقویت‌کننده خروجی صوت: صدا یعنی آی‌سی شماره‌ی ۳۶۵ (TDA7245) اعمال می‌شود. شکل ۲-۱۵۴ مدار طبقه‌ی تقویت‌کننده خروجی صدا را نشان می‌دهد.


در ادامه بحث به بررسی برخی معایب موجود در طبقه‌ی تقویت‌کننده خروجی صدا می‌پردازیم.

۲-۱۶-۲- قطع شدن خازن کوپلاز C۳۵۱: اگر

خازن C۳۵۱ قطع شود، صدای آشکار شده به طبقه‌ی تقویت‌کننده خروجی صدا نمی‌رسد و از بلندگو هیچ صدایی پخش نمی‌شود. در این حالت اگر به‌وسیله‌ی پیچ‌گوشی ضربه‌ای به یکی از پایه‌های خازن C۳۵۲ بزنیم صدایی توأم با پارازیت از بلندگو شنیده می‌شود و نشان می‌دهد که تقویت‌کننده خروجی صدا سالم است. شکل ۲-۱۵۵ خازن C۳۵۱ را نشان می‌دهد. البته می‌توان به‌وسیله سیگنال زنراتور AF، سیگنالی صوتی با فرکانس ۱KHz به پایه‌ی خازن C۳۵۲ داد، صدایی پخش شده این سیگنال از بلندگو، نشانگر سالم بودن تقویت‌کننده خروجی صدا است.

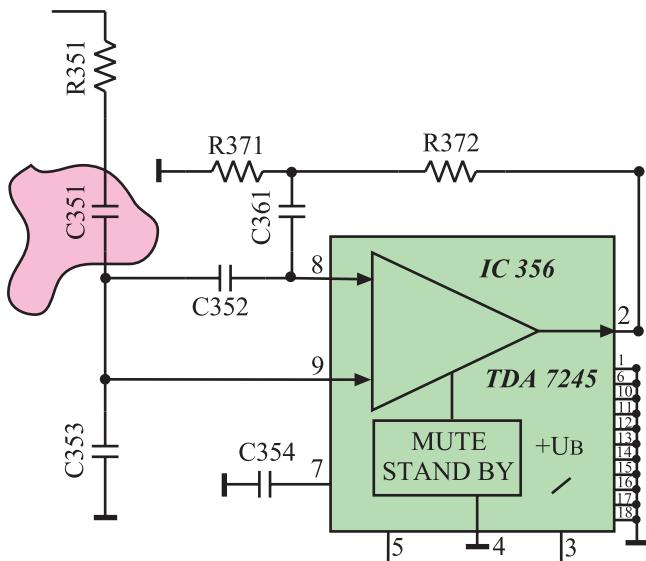

شکل ۲-۱۵۵- خازن C۳۵۱ در نقشه‌ی مدار

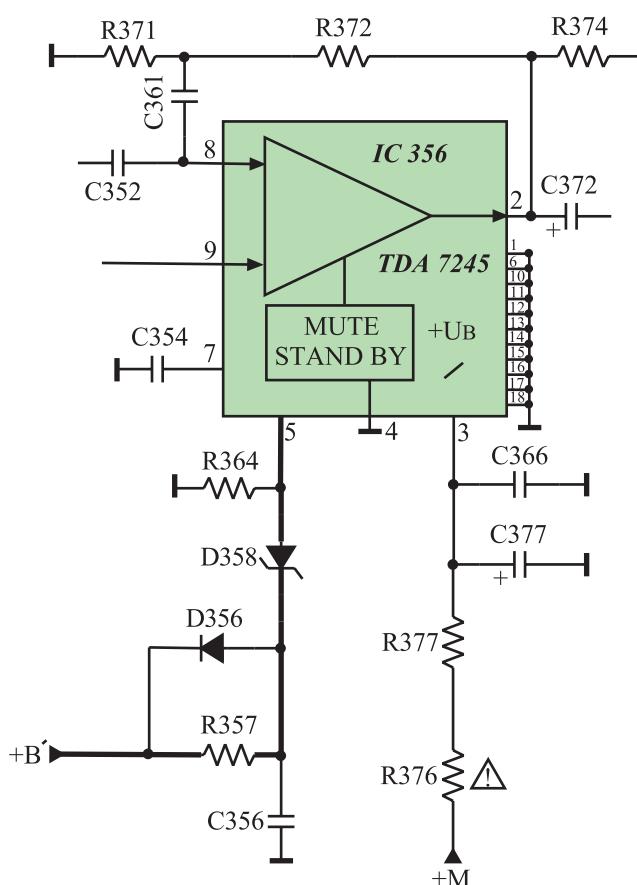

شکل ۲-۱۵۶- مسیر اتصال ولتاژ B' به آی‌سی

۲-۱۶-۳- قطع شدن ولتاژ تغذیه' B: اگر ولتاژ

تغذیه' B که برابر با ۱۲ ولت است قطع شود، آی‌سی ۳۶۵ کار نمی‌کند و صدایی از بلندگو شنیده نمی‌شود.

شکل ۲-۱۵۶ مسیر اتصال تغذیه' B را به آی‌سی ۳۶۵ نشان می‌دهد.


اندازه‌ی ولتاژ B برابر ۱۲ ولت
است و از آی‌سی LM۳۱۷
تهیه می‌شود.

۲-۱۶-۴- قطع شدن ولتاژ تغذیه M+ : اگر ولتاژ

تغذیه M+ که برابر با ۱۶/۵ ولت است قطع شود، آی سی ۳۶۵

کار نمی کند و صدایی از بلندگو شنیده نمی شود. شکل ۲-۱۵۷

مسیر اتصال ولتاژ تغذیه M+ را به آی سی نشان می دهد.

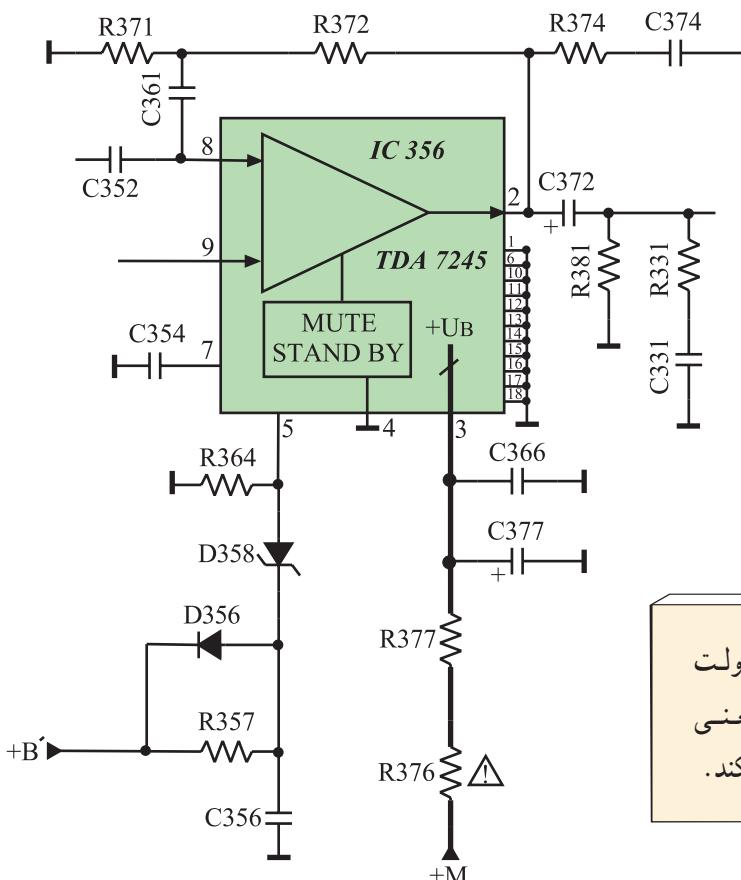


شکل ۲-۱۵۷- مسیر اتصال ولتاژ M+ به آی سی

۲-۱۶-۵- قطع مسیر فیدبک: اگر هریک از قطعات

مسیر فیدبک از پایه‌ی ۲ به پایه‌ی ۸ آی سی قطع شوند، صدا به

شدت افزایش می‌یابد و توأم با پارازیت می‌شود. شکل ۲-۱۵۸

قطعاتی را که در مسیر فیدبک از پایه‌ی ۲ به پایه‌ی ۸ آی سی قرار دارند نشان می‌دهد.

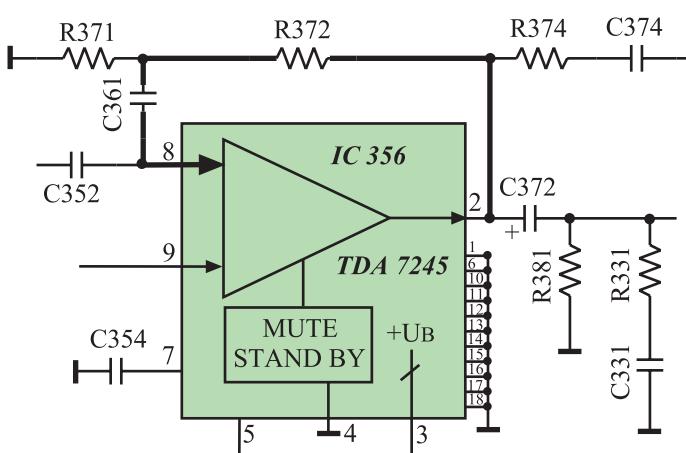

شکل ۲-۱۵۸- مسیر فیدبک از پایه‌ی ۲ به پایه‌ی ۸

۱۷-۲- کار عملی

۱۷-۲-۱- هدف کلی: بررسی اثر برخی از معایب بخش

تقویت کننده‌ی خروجی صوت.

۱۷-۲-۲- خلاصه‌ی نحوه اجرای کار عملی: از

طریق قطع کردن پایه‌ی بعضی از قطعات در بخش تقویت کننده‌ی خروجی صدا، عیب لازم را در تلویزیون ایجاد می‌کنید و اثر عیب را روی صوت مورد بررسی قرار می‌دهید.

۱۷-۲-۳- وسایل و تجهیزات مورد نیاز

■ اسیلوسکوپ یک دستگاه

■ پترن ژنراتور یک دستگاه

■ گسترده تلویزیون رنگی

■ (شکل ۱۵۹) یک دستگاه

■ تلویزیون رنگی یک دستگاه

■ نقشه‌ی تلویزیون رنگی یک نسخه


■ مولتی متر دیجیتالی یا عقربه‌ای یک دستگاه

■ ابزار عمومی کارگاه الکترونیک شامل سیم‌چین، دم‌باریک، هویه، قلع کش و پیچ گوشتی (شکل ۱۶۰).

از هر کدام یک عدد

■ مواد مصرفی مانند قلع، روغن لحیم و سیم رابط

به مقدار کافی

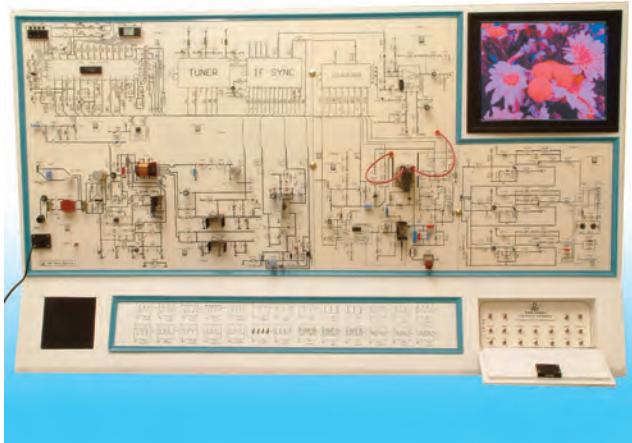

شکل ۱۵۹- یک نمونه تلویزیون گسترده




شکل ۱۶۰- برخی ابزار عمومی کارگاه الکترونیک

۴-۱۷-۲- دستورات حفاظت و ایمنی

▲ کلیه نکات ایمنی بیان شده در قسمت ۴-۱ و ۴-۲-۱ از بخش اول و ۴-۲-۲ از بخش دوم را مرور کنید و در هنگام اجرای کار عملی، آن‌ها را عملاً به کار ببرید.

زمان اجرا: ۰/۵ ساعت

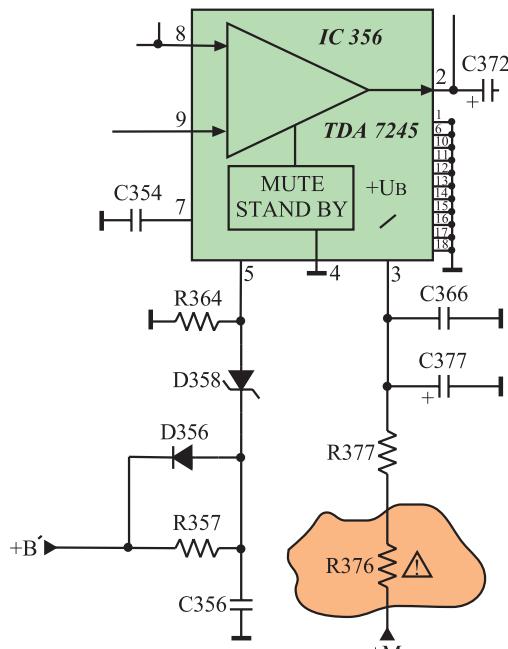

شکل ۴-۲-۱۶۱- مقاومت R۳۷۶ که باید قطع شود.

۴-۱۷-۵- مراحل اجرای کار عملی شماره ۱

معیوب بودن آی‌سی تقویت‌کننده خروجی صدا

● یک پایه مقاومت R۳۷۶ را از مدار جدا کنید، در این صورت آی‌سی تقویت‌کننده صوت تغذیه نمی‌شود، مشابه حالاتی است که آی‌سی معیوب شده باشد. شکل ۴-۱۶۱ مقاومت R۳۷۶ را در نقشه‌ی مدار تلویزیون نشان می‌دهد.

● دوشاخه تلویزیون را به پریز برق وصل کنید و آن را روشن کنید.

● آیا تلویزیون می‌تواند یکی از برنامه‌های فرستنده را دریافت کند؟

پاسخ:

پاسخ:

● وضعیت صوت چگونه است؟

پاسخ:

● وضعیت تصویر چگونه است؟

پاسخ:

● آیا معیوب بودن بخش خروجی تقویت‌کننده صوت می‌تواند روی تصویر اثر نامطلوب ایجاد کند؟


● تلویزیون را خاموش کنید و دوشاخه آن را از پریز برق

بکشید.

● مقاومت R₃₇₆ را به مدار وصل کنید.

● دستگاه را آزمایش کنید.

زمان اجرا: ۵ ساعت

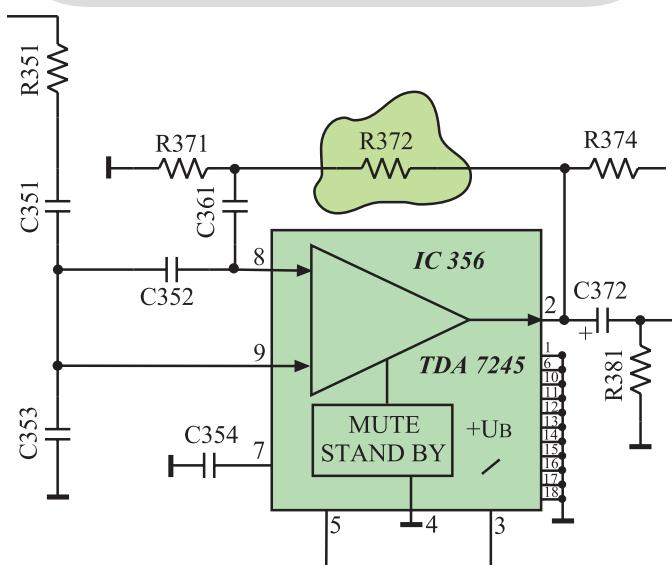

شکل ۲-۱۶۲ که باید یک پایه آن قطع شود.

پاسخ:

● وضعیت صوت چگونه است؟ شرح دهید.

● تلویزیون را خاموش کنید و دوشاخه آن را از پریز برق

بکشید.

● مقاومت R₃₇₂ را به مدار وصل کنید.

● تلویزیون را آزمایش کنید.

زمان اجرا: ۶ ساعت

۲-۱۸- کار عملی تکمیلی

● ۲-۱۸- هدف کلی: عیب‌یابی، تعمیر و تنظیم کلی

هر نوع تلویزیون معیوب دیگر و عیب‌گذاری روی آن.

● در صورت داشتن وقت اضافی و در اختیار داشتن

تلوزیون رنگی معیوب دیگر، با به کار بردن کلیه دستورهای حفاظت

و ایمنی و با درنظر گرفتن روند عیب‌یابی، تعمیر و تنظیم بیان شده

در این کتاب، با نظارت مرتب خود به عیب‌یابی، تعمیر و تنظیم

تلوزیون‌های معیوب دیگر بپردازید.

۲-۱۹- آزمون پایانی (۲)

۱-۲- در فلوچارت عیب‌یابی از چند علامت استفاده می‌کنند؟ هر علامت چه عملی را بیان می‌کند؟
شرح دهید.

۲-۱۹-۲- در منبع تغذیه تلویزیون رنگی گروندیک مدل CUC۴۴۰۰ اگر فیوز SI۶۲۴ بسوزد، قطعات معیوب احتمالی کدامند؟ نام ببرید.

۲-۱۹-۳- اگر ولتاژ A+ در تلویزیون گروندیک قطع باشد، احتمال معیوب بودن کدام قطعات بیشتر است؟

عدم وجود ولتاژ A+ چه تأثیری روی صوت و تصویر دارد؟ شرح دهید.

۲-۱۹-۴- هویه سیار مناسب برای لحیم کاری روی آی‌سی‌ها باید دارای چه واتی باشد؟

۱۰۰W (۴) ۴۰W (۳) ۲۰W (۲) ۲۰W (۱)

۲-۱۹-۵- چهار مورد از دستورهای حفاظت و ایمنی را که باید در هنگام کار با تلویزیون درنظر داشت، بنویسید.

۲-۱۹-۶- فرکانس کار کریستال F۸۲۱ مگاهرتز است و این کریستال به پایه‌های و آی‌سی میکروکنترلر اتصال دارد و با قطع هریک از این پایه‌ها آی‌سی عمل کنترلی را انجام نمی‌دهد.

۲-۱۹-۷- کدام پایه‌ی آی‌سی میکروکنترلر از طریق T۸۰۱ به کلید تماس موقت اتصال دارد؟

۴۰ (۴) ۲۰ (۳) ۱۰ (۲) ۱۴ (۱)


۲-۱۹-۸- چهار مورد از دستورهای حفاظت و ایمنی را در مورد کار با آی‌سی‌های CMOS بنویسید.

۲-۱۹-۹- اگر نوسان‌ساز عمودی کار نکند، تصویر روی صفحه تلویزیون چگونه ظاهر می‌شود؟

۲-۱۹-۱۰- نوسان‌ساز افقی تلویزیون گروندیک مدل CUC۴۴۰۰ در داخل کدام آی‌سی قرار دارد؟


اگر این نوسان‌ساز معیوب شود صوت و تصویر چگونه است؟ توضیح دهید.

۲-۱۹-۱۱- اگر تصویر نوار رنگی استاندارد به صورت شکل ۲-۱۶۳ باشد، مسیر تقویت چه رنگ یا رنگ‌هایی معیوب است؟

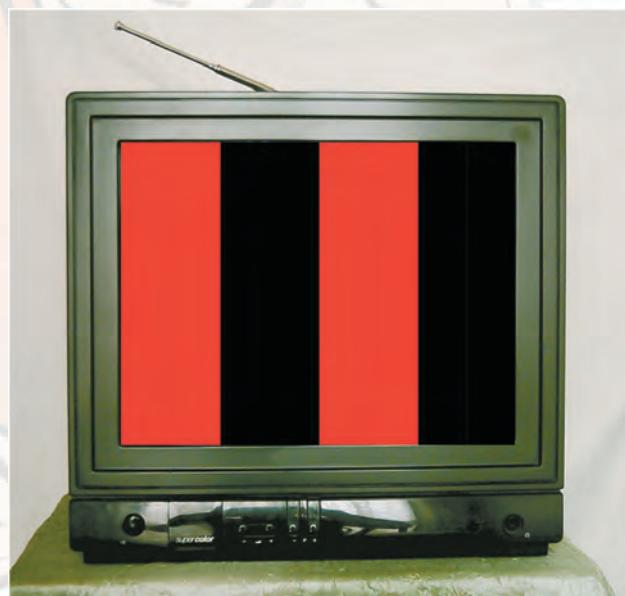

شکل ۲-۱۶۳

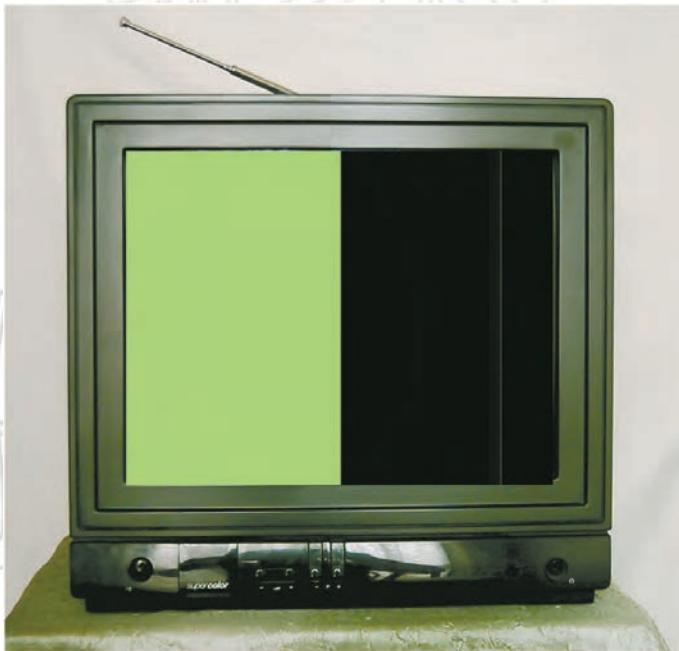۲-۱۹-۱۲-اگر نوار رنگی استاندارد به صورت شکل ۲-۱۶۴ باشد، مسیر تقویت چه رنگ یا رنگ‌های معیوب است؟



۲-۱۶۴

پاسخ پیش آزمون (۱) بخش دوم

- ۱- تفنگ الکترونی، سیستم‌های انحراف، بخش شیبوری - ماسک مشبک - صفحه لامپ تصویر
- ۲- قسمتی از اشعه الکترونی پس از برخورد به صفحه لامپ تصویر منعکس می‌شوند. لایه گرافیت اشعه منعکسه را جذب می‌نماید.
- ۳- خاصیت مواد فسفری، فسفرسانس نام دارد. مواد فسفری در اثر برخورد الکترون‌ها روشن می‌شوند.
- ۴- تفنگ الکترونی در تلویزیون رنگی باید سه دسته پرتو الکترونی تولید کند. هر دسته پرتو الکترونی برای یک رنگ به کار می‌رود.
یک دسته شعاع الکترونی برای رنگ قرمز (R) و دسته دیگر برای رنگ سبز (G) و دسته دیگر شعاع الکترونی برای رنگ آبی (B) به کار می‌رود.
- ۵- مثلثی - ردیفی
- ۶- صفحه‌ای است با حدود $400/000$ سوراخ که در فاصله ۱۳ میلی‌متری از سطح مواد فسفری لامپ تصویر قرار گرفته است. ماسک مشبک سبب می‌شود اشعه الکترونی در ضمن عبور از یک نقطه سه گانه رنگ به نقطه سه گانه رنگ مجاور فقط به نقاطی که باید اصابت کند، برخورد نماید و نقاط دیگر را متأثر نکند.
- ۷- اگر هر شعاع الکترونی به مواد فسفری مربوط به خود روی صفحه تصویر برخورد کند بافت رنگ تصویر صحیح خواهد بود. خلوص رنگ تصویر به این امر بستگی دارد.
- ۸- در روش تفاضلی سیگنال‌های تفاضلی رنگ به شبکه و سیگنال روشنایی به کاتد اعمال می‌شود لذا گزینه (۳) صحیح است.
- ۹- همگرایی در لامپ ردیفی ساده‌تر از لامپ دلتا است لذا پاسخ گزینه (۴) است.
- ۱۰- سیستم RGB است. زیرا سیگنال‌های رنگ به سه کاتد وصل شده‌اند و شبکه‌ها به زمین وصل هستند.

پاسخ پیش آزمون (۲) بخش دوم

- ۱- بخش منع تغذیه و افقی بیشترین توان را در تلویزیون تلف می کند.
- ۲- بخش هایی که توان بیشتر تلف می کنند، آسیب پذیرتر هستند لذا قطعات بخش منع تغذیه و افقی آسیب بیشتری می بینند.
- ۳- احتمال معیوب بودن قطعه یا قطعاتی در بخش منع تغذیه وجود دارد، در ضمن ممکن است برق از پریز به تلویزیون نرسد.
- ۴- ولت $A = 124$ ، ولت $M = 16/5$ ، ولت $B' = 12$ ، $+B'$ ، $+E = 8/5$ و $+H = 5$ از بخش تغذیه تهیه می شوند.
- ۵- اگر میکروکنترلر معیوب باشد تلویزیون برنامه ای را دریافت نمی کند.
- ۶- چون تصویر به صورت یک خط در جهت افقی درآمده است، بخش عمودی تلویزیون معیوب است.
- ۷- با معیوب بودن نوسان ساز افقی، تصویر و نور وجود ندارد ولی صوت می تواند سالم باشد.
- ۸- در نوار رنگ سبز حذف شده است لذا مسیر تقویت سیگنال رنگ سبز معیوب است.