

اگر کanal برنامه‌دار معلوم نباشد از روش جستجوی
اتوماتیک استفاده می‌شود.

- تلویزیون را روشن کنید و با فشاردادن $P+$ ، حافظه‌ای
(مثلاً حافظه شماره‌ی ۲) را انتخاب کنید.

- کلید P/C را فشار دهید تا علامت C در کنار نشانگر
ظاهر شود.

کلید \square را فشار دهید، با فشاردادن $P+$ یا $P-$ شماره
کanal به طور اتوماتیک تغییر می‌کند و تلویزیون به دنبال کanal
می‌گردد و بر روی اولین کanal برنامه‌دار می‌ایستد.

- با فشاردادن $P+$ به دفعات مورد نیاز کanal مورد نظر
را (مثلاً کanal ۹) پیدا کنید.

کلید M را فشار دهید، کanal مورد نظر (۹) در حافظه
شماره‌ی ۲ ذخیره می‌شود.

- با جستجوی اتوماتیک کanal، شبکه استانی را در حافظه
شماره‌ی ۵ ذخیره کنید.

۳-۷-۷- کار عملی شماره ۴: تنظیم دقیق کanal:
در مواردی که کanalی دریافت می‌شود و برای کanal تنظیم دقیق' لازم است به این صورت عمل کنید.

- کلید P/C را فشار دهید تا علامت C روشن شود.
- کلید F را فشار دهید.

با فشار ممتد کلیدهای $P+$ یا $P-$ تنظیم دلخواه صوت
و تصویر را به دست آورید.


کلید M را فشار دهید تا کanal با تنظیم دلخواه در حافظه
موردنظر ذخیره شود. شکل ۳-۳۳ محل قرارگرفتن کلیدهای
P/C و F و M را مشاهده کنید.

کanalی را انتخاب کنید و آن را در حافظه‌ای ذخیره
کنید. سپس عمل تنظیم دقیق را انجام دهید.

۳-۷-۸- کار عملی شماره ۵ : محدودنمودن
برنامه از ۴۹ به ۱: اگر کلید M را در حالت فشرده نگه دارید و
تلویزیون را روشن کنید تعداد برنامه‌ها محدود می‌شود. در این
حالت حافظه‌های دو رقمی حذف و کار با تلویزیون راحت‌تر
می‌شود. به عبارت دیگر نشانگر به صورت یک رقمی عمل می‌کند
(شکل ۳-۳۴).

مدت اجرا: ۵٪ ساعت


کلیدهای P/C، F و M

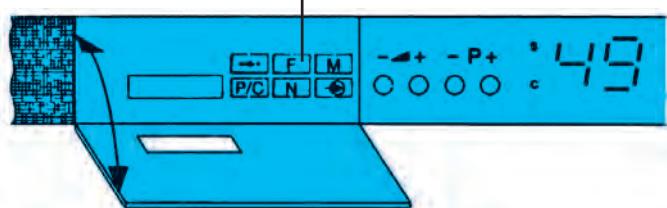

شکل ۳-۳۳- محل کلیدهای P/C، F و M


مدت اجرا: ۱۰ دقیقه

برای بازگرداندن نشانگر به حالت دورقمی تلویزیون را خاموش می کنیم و کلید M را فشرده نگاه می داریم و بار دیگر تلویزیون را روشن می کنیم. این عمل را تمرین کنید.

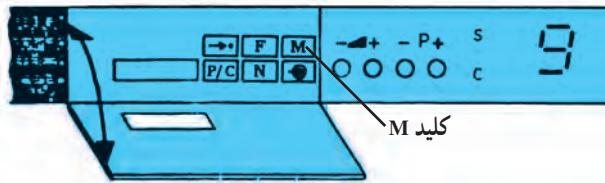


شکل ۳-۳۴- با فشردن کلید M نشانگر یک رقمی می شود.

مدت اجرا: ۱۰ دقیقه

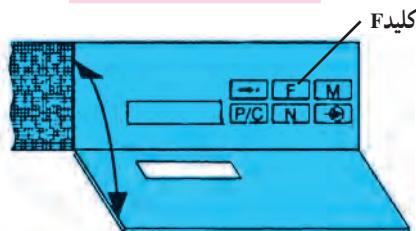


شکل ۳-۳۵- محل کلید F

مدت اجرا: ۱۰ دقیقه

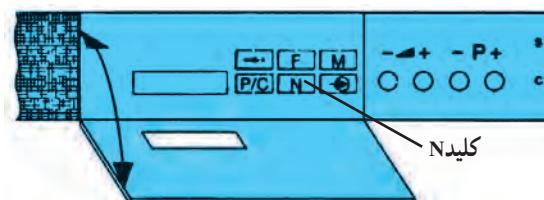

شکل ۳-۳۶- محل کلید N

مدت اجرا: ۱۰ دقیقه

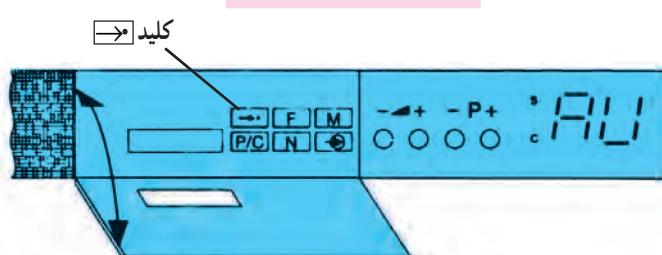

شکل ۳-۳۷- محل کلید AV و روشن شدن تلویزیون روی AV

۳-۷-۹- کار عملی شماره ۶ : بازگرداندن

تنظیمات به حالت اولیه تنظیم در کارخانه
● اگر کلید F را فشرده نگاه داریم و تلویزیون را روشن کنیم مقادیر رنگ، روشنایی، کنترast سیاهی و سفیدی و حجم صدا به حالت اولیه کارخانه برمی گردد.

شکل ۳-۳۵- محل کلید F را نشان می دهد. این عمل را تمرین کنید.

۳-۷-۱۰- کار عملی شماره ۷: تعیین NORM

تلویزیون

● اگر کلید N را فشرده نگاه داریم و تلویزیون را روشن کنیم در این صورت می توان NORM تلویزیون را به وسیله کلید P+ - تغییر داد. مثلاً CC یا CA که برای کانال های تلویزیون ایران باید روی CC باشد. در صورتی که روی CA باشد هیچ کانالی دریافت نمی شود، بعد از تغییر NORM و ظاهر شدن علامت CC روی نشانگر باید کلید M را فشار دهید تا کanal مورد نظر به حافظه سپرده شود. شکل ۳-۳۶- محل کلید N را نشان می دهد.

۳-۷-۱۱- کار عملی شماره ۸: روشن کردن


تلویزیون روی برنامه AV: اگر کلید AV را در حالت فشرده نگاه داریم و تلویزیون را روشن کنیم (شکل ۳-۳۷) تلویزیون روی برنامه AV روشن می شود. برای برگرداندن تلویزیون به هنگام روشن شدن روی حافظه ۱ باید یک بار دیگر این عمل را تکرار کنید. این وضعیت را آزمایش کنید.

زمان اجرا: ۱۰ دقیقه

۱۲-۳-۷- کار عملی شماره‌ی ۹: آماده‌سازی حافظه


برای برنامه‌ریزی با دستگاه مخصوص: اگر کلید P/C را فشرده نگاه داریم و تلویزیون را روشن کنیم، علامت HP بر روی نشانگر ظاهر می‌شود. این علامت بعد از چند دقیقه ناپدید می‌شود. در حالت HP تلویزیون هیچ فرمانی را دریافت نمی‌کند. در این حالت می‌توان میکروکنترلر را با دستگاه مخصوص برنامه‌ریزی نمود. عمل ظاهر کردن HP را تمرین کنید.

مدت اجرا: ۱ ساعت

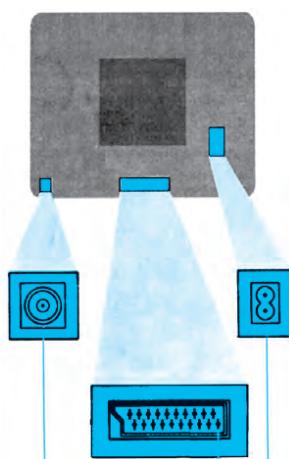

شکل ۳-۳۸- محل قرارگرفتن سوکت اسکارت

پایه ۱ خروجی صدا

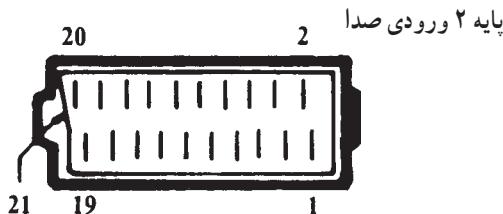

شکل ۳-۳۹- پایه‌های سوکت اسکارت


۱۳-۳-۷- کار عملی شماره‌ی ۱۰: مشخصات

پین‌های سوکت اسکارت: شکل ۳-۳۸ محل قرارگرفتن سوکت اسکارت را در پشت تلویزیون نشان می‌دهد. به‌وسیله سوکت اسکارت می‌توان به قابلیت‌های خاص دست یافت. شکل ۳-۳۹ شماره پایه‌های سوکت اسکارت را نشان می‌دهد. عملکرد پایه‌های سوکت اسکارت به این شرح است:

- ۱- خروجی صدا R.H.
- ۲- ورودی صدا R.H.
- ۳- خروجی صدا L.H.
- ۴- اتصال بدنه صدا
- ۵- اتصال بدنه آبی
- ۶- ورودی صدا L.H.
- ۷- ورودی آبی RGB
- ۸- ولتاژ سوئیچینگ
- ۹- اتصال بدنه سبز
- ۱۰-
- ۱۱- ورودی سبز RGB
- ۱۲-
- ۱۳- اتصال بدنه قرمز
- ۱۴-
- ۱۵- ورودی قرمز RGB
- ۱۶- ولتاژ سوئیچینگ RGB
- ۱۷- اتصال بدنه ویدئو



شکل ۳-۴۰- پایه‌های سوکت اسکارت

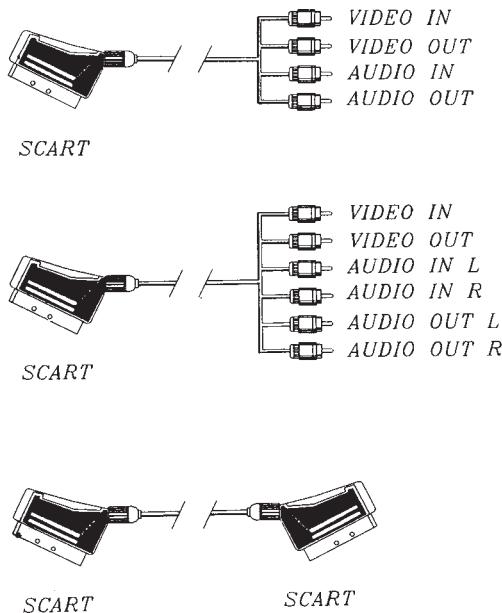

شکل ۳-۴۱- چند نوع رابط اسکارت

زمان اجرا: ۱ ساعت

۱۸- اتصال بدنه و لتاژ سوئیچینگ RGB

۱۹- خروجی ویدئو

۲۰- ورودی ویدئو

۲۱- اتصال بدنه / صفحه

شکل ۳-۴۰ ۲۱ پایه‌ها و محل قرارگرفتن سوکت اسکارت را نشان می‌دهد. با استفاده از سوکت اسکارت می‌توان در ویدئوهای که امکان ضبط ویدئو به ویدئو را دارند، برنامه‌های تلویزیون را ضبط کرد. برای این منظور تلویزیون را روی کانال موردنظر روشن می‌کنیم و خروجی صدا و تصویر سوکت اسکارت را به ورودی صدا و تصویر ویدئو وصل می‌کنیم و عمل ضبط را انجام می‌دهیم. اگر بخواهیم می‌توانیم دستگاهی مانند کامپیوتر را که دارای خروجی R و G است به تلویزیون وصل کنیم و تلویزیون را به عنوان مانیتور به کار ببریم در این حالت باید R، G، B دستگاه به ورودی‌های مربوطه در سوکت اسکارت وصل شود و به پین شماره‌ی ۱۶ و لتاژ ۵ + ولت داده شود. مدامی که پین شماره ۱۶ و لتاژی برابر با ۵ + ولت دارد تلویزیون از آتن برنامه دریافت نمی‌کند. برای استفاده از سوکت اسکارت باید از رابط مخصوص آن استفاده شود. شکل ۳-۴۱ چند نوع رابط اسکارت را نشان می‌دهد. در صورت وجود امکانات عملکرد پایه‌های سوکت اسکارت را آزمایش کنید.

۱۴- ۳-۷- کار عملی شماره‌ی ۱۱: نقشه خوانی و

شناسایی قطعات: با توجه به دستگاه کنترل از راه دور و شاسی

تلویزیون گروندیک جای قطعات جدول ۳-۱ را شناسایی کنید.

شماره هر قطعه و شماره فنی آن را از روی نقشه به دست آورید و

در جدول بنویسید.

جدول ۳-۱

شماره ردیف	شماره فنی قطعه	نام قطعه مورد نظر	شماره قطعه روی نقشه
۱		باتری تغذیه کنترل از راه دور	
۲		دیود محافظ تغذیه آی‌سی فرستنده	
۳		آی‌سی فرستنده مادون قرمز	
۴		کریستال اسیلانتور فرستنده	
۵		ترانزیستور تقویت فرستنده	
۶		دیود فرستنده IR	
۷		آی‌سی گیرنده IR	

مدت اجرا: ۳۰ دقیقه

۱۵-۳-۷-۲- کار عملی شماره ۱۲: اندازه‌گیری

ولتاژ تغذیه فرستنده کنترل از راه دور

- باتری دستگاه کنترل از راه دور را از جای خود خارج

کنید و ولتاژ آن را اندازه بگیرید.


$$V = \text{volt}$$

- قاب پشت دستگاه فرستنده کنترل از راه دور را با احتیاط

از جای خود درآورید و باتری را در جای خود قرار دهید.

- مطابق شکل ۳-۴۲ ولت‌متر را به پایه ۲۰ و ۱ (زمین)

وصل کنید و ولتاژ تغذیه آی‌سی فرستنده کنترل از راه دور را اندازه بگیرید.

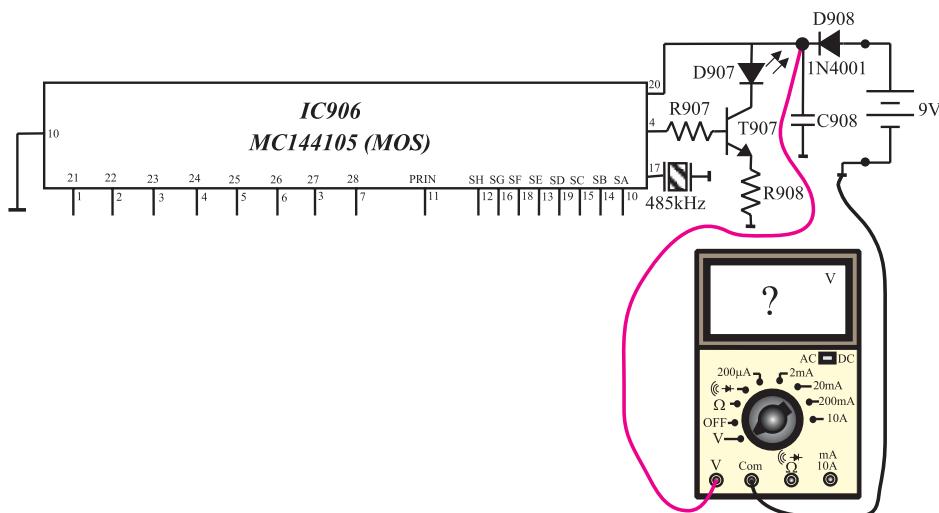

شکل ۳-۴۲- اتصال ولت‌متر به پایه ۲۰

$$\text{ولتاژ تغذیه آی‌سی} = \text{volt}$$

۱۶-۳-۷-۲- کار عملی شماره ۱۳: بررسی

سیگنال‌های فرستنده کنترل از راه دور


- قاب پشت کنترل از راه دور را از جای خود خارج

کنید.


- باتری را در جای خود قرار دهید.

- مطابق شکل ۳-۴۳ اسیلوسکوپ را به بیس ترانزیستور

T975 وصل کنید.

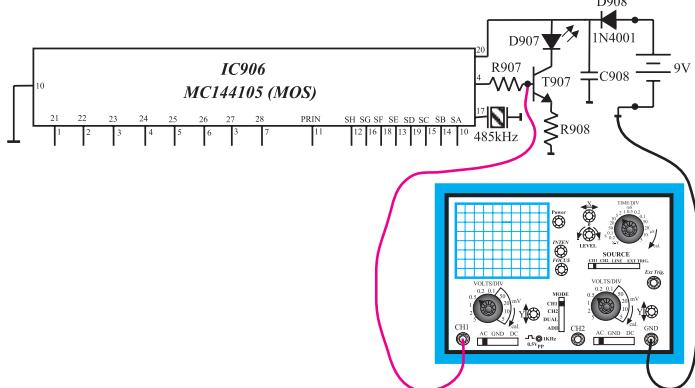

شکل ۳-۴۳- اتصال اسکوپ به بیس T975

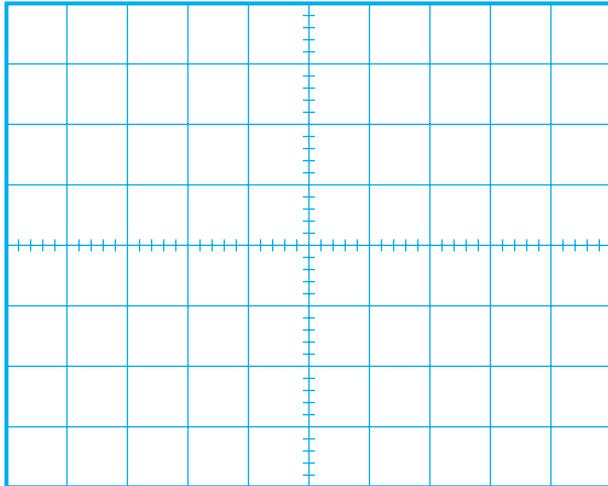

شکل ۳-۴۴- شکل موج بیس T۹۷۵

- با فشاردادن یکی از دکمه‌های کنترل از راه دور و با تنظیم کلید سلکتور Time div و Volt div اسیلوسکوپ، شکل موج بیس ترانزیستور T۹۷۵ را مشاهده کنید و شکل موج را با مقیاس مناسب در شکل ۳-۴۴ رسم کنید. دامنه، پریود و فرکانس موج را اندازه بگیرید.

$$\text{دامنه ولتاژ} = \text{volt}$$

$$\text{پریود } T = \text{s}$$

$$\text{فرکانس } f = \text{Hz}$$

زمان اجرا: ۲ ساعت

۳-۷-۱۷- کار عملی شماره‌ی ۱۴: ایجاد عیب در فرستنده کنترل از راه دور

- تلویزیون را روشن کنید و آن را روی کanal با برنامه تنظیم کنید.

- باتری کنترل از راه دور را از جای آن خارج کنید (شکل ۳-۴۵).

- منبع تغذیه را تنظیم کنید و آن را به ترمینال‌های مثبت و منفی جای باتری کنترل وصل کنید.

- فرمانی را صادر و اجرای آن را روی تلویزیون ملاحظه کنید. اکنون مقدار ولتاژ منبع تغذیه را به تدریج کم کنید و با اجرای فرمان بررسی کنید از چه ولتاژی کمتر، فرمان بدروستی اجرا نمی‌شود، یا اصلاً فرمان اجرا نمی‌شود. ولتاژها را یادداشت کنید.

- نتیجه آزمایش را بنویسید.



شکل ۳-۴۵- برد کنترل از راه دور و محل قرارگیری باتری

$$\text{کمترین ولتاژ که فرمان اجرا می‌شود.} = \text{ولت}$$

نتیجه:

پاسخ:


- اگر کنترل از راه دور کار نمی‌کند ابتدا باید باتری آن را آزمایش کنیم.
آیا صرفاً اندازه‌گیری ولتاژ یک باتری می‌تواند سالم بودن باتری را تعیین کند یا خیر؟

- قاب پشت کنترل را از جای خود درآورید (شکل ۳-۴۶).



شکل ۳-۴۶— نحوه باز کردن قاب پشت کنترل از راه دور

- یک پایه مقاومت R_{907} را از فیبر مدار چاپی جدا کنید. شکل ۳-۴۷ مقاومت R_{907} را در نقشه مدار تلویزیون نشان می‌دهد.

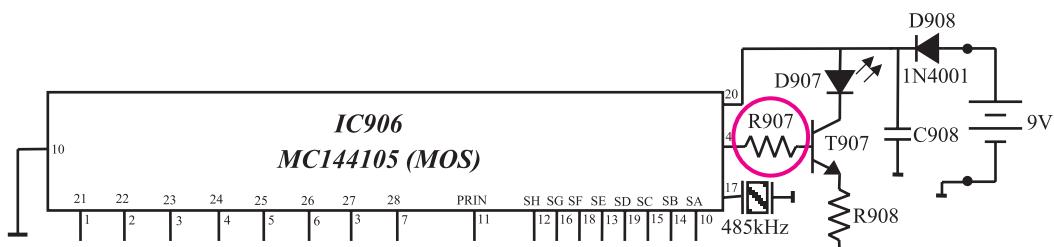

شکل ۳-۴۷— پایه مقاومت R_{907} که باید قطع شود

پاسخ:

- باتری را در جای خود قرار دهید. کلیدی از کنترل‌های دستگاه را فشار دهید. آیا فرمان صادر شده اجرا می‌شود؟ علت را توضیح دهید.

بررسی معایب دیگر:

- چه معایب دیگری ممکن است سبب شود کنترل از راه دور کار نکند؟ معایب را بررسی کنید.
- مقاومت R_{907} را به مدار وصل کنید.
- دستگاه کنترل از راه دور را آزمایش کنید.

زمان اجرا: ۲ ساعت

۱۸-۷-۳- کار عملی شماره‌ی ۱۵: بررسی صحت

کار فرستنده کنترل از راه دور
● تلویزیون را روشن کنید و آن را روی کانال با برنامه‌ای تنظیم کنید.

● به وسیله کنترل از راه دور فرمانی صادر کنید و اجرای فرمان را روی تلویزیون مشاهده کنید. به این ترتیب به صحت کار فرستنده کنترل از راه دور بی می‌برید.

● رادیویی را روی باند MW و فرکانس حدود ۴۸۵ کیلوهرتز تنظیم کنید.

● مطابق شکل ۳-۴۸ یکی از دکمه‌های کنترل از راه دور را فشرده نگهدارید و آن را نزدیک رادیو و به سمت آتن آن بگیرید.

● با تغییر مدار هماهنگی، رادیو را دقیقاً روی فرکانس کنترل از راه دور تنظیم کنید. باید صدایی به گوش برسد که قطع و وصل می‌شود، در این حالت، کنترل از راه دور سالم است.

● هر یک از دکمه‌های کنترل از راه دور را به ترتیب فشار دهید و با شنیدن صدای منقطع از رادیو بر صحت کار هر دکمه اطمینان حاصل کنید. اگر از رادیو صدای ممتد شنیده شود یا اصلاً صدایی شنیده نشود کنترل معیوب است.



شکل ۳-۴۸- تست کنترل از راه دور توسط رادیو

باید توجه کرد این آزمایش در مواردی انجام می‌شود که تلویزیون در دسترس نباشد یا نسبت به صحت کار گیرنده مادون قرمز تلویزیون اطمینان نداشته باشیم. در این صورت با اجرای این آزمایش صحت کار فرستنده کنترل از راه دور بررسی می‌شود.

نتایج:

● نتایج بدست آمده از آزمایش را بطور خلاصه بنویسید.

۱۶-۳-۷-۱۹- کار عملی شماره ۱۶: بررسی گیرنده

مادون قرمز

● تلویزیون را روشن کنید و آن را روی کانال با برنامه‌ای

تنظیم کنید.

● اسیلوسکوپ را مطابق شکل ۳-۴۹ به پایه شماره ۳

آئی سی گیرنده IR وصل کنید.

● یکی از کلیدهای کنترل از راه دور را فشرده نگهدارید و

با تنظیم کلید سلکتور Time div و $\frac{V}{div}$ اسیلوسکوپ، شکل موج

پایه ۳ را مشاهده کنید. سپس موج را با مقیاس مناسب در شکل

۳-۵ رسم کنید. دامنه، پریود و فرکانس موج را اندازه بگیرید.

● تلویزیون را خاموش کنید.


● یک پایه مقاومت $R_{804} = 4\text{k}\Omega$ را از فیبر مدار چاپی جدا

کنید. شکل ۳-۵۱ مقاومت $R_{804} = 4\text{k}\Omega$ را در مدار آئی سی ۸۰۴ نشان

می‌دهد. در این حالت تغذیه $IC_{804} = 4\text{V}$ قطع شده است و مشابه



حالی است که این آئی سی معیوب می‌شود.

شکل ۳-۴۹- اتصال اسکوپ به پایه شماره ۳

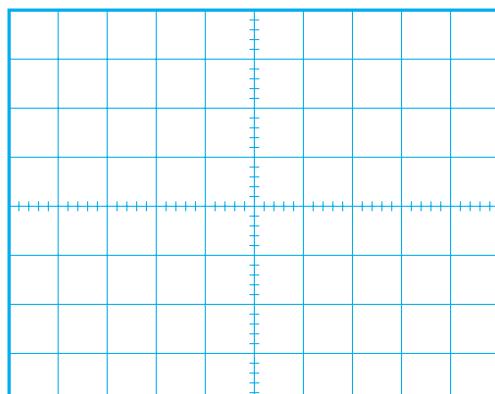

شکل ۳-۵۰- شکل موج پایه ۳

دامنه	=	volt
پریود T	=	s
فرکانس f	=	Hz

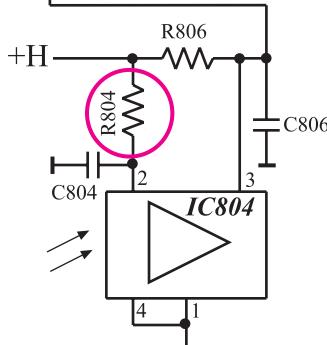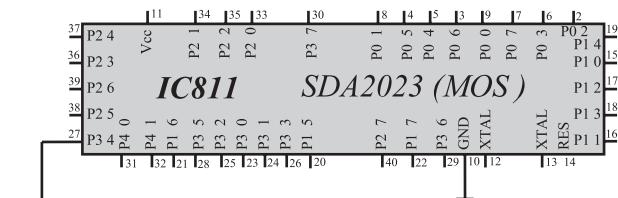

شکل ۳-۵۱- پایه ۳- پایه $R_{804} = 4\text{k}\Omega$ که باید قطع شود

- تلویزیون را روشن کنید و آن را روی کانال با برنامه تنظیم کنید. آیا تنظیم به وسیله کنترل از راه دور انجام می‌شود یا باید به وسیله صفحه کلید این تنظیم را انجام داد؟

پاسخ:


- فرمانی را به وسیله کنترل از راه دور صادر کنید. آیا فرمان اجرا می‌شود یا خیر؟ علت را بررسی و یادداشت کنید.

پاسخ:

- نتایج بدست آمده از آزمایش را به طور خلاصه بنویسید.

نتایج:

- پایه مقاومت $4\text{ k}\Omega$ را به مدار وصل کنید.
- دستگاه کنترل از راه دور را آزمایش کنید.

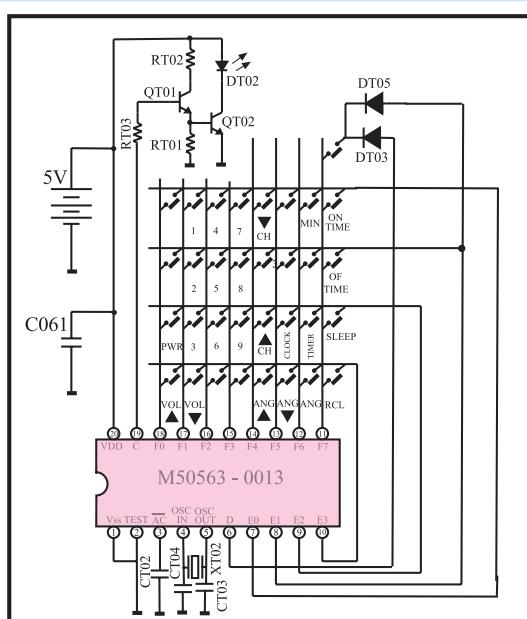

شکل ۳-۵۲- یک نمونه دیگر از مدار فرستنده کنترل از راه دور

۳-۸- خودآزمایی

- در صورت داشتن وقت اضافی مدار شکل ۳-۵۲ را که مربوط به فرستنده کنترل از راه دور نمونه دیگری از تلویزیون رنگی است بررسی کنید و به سؤال‌هایی که در ادامه می‌آید پاسخ دهید.

۲- کریستال اسیلاتور فرستنده به کدام یک از پایه‌های آی‌سی اتصال دارد؟

پاسخ:

۳- وظیفه ترانزیستورهای QT^1 و QT^2 در مدار چیست؟ توضیح دهید.

توضیح:

۴- دیود فرستنده امواج مادون قرمز کدام است؟


پاسخ:

۵- ماتریس صفحه کلید چند در چند بوده و صفحه کلید مجموعاً دارای چند کلید است؟

پاسخ:


آزمون پایانی (۳)

- ۱- بلوک دیاگرام فرستنده ماوراء صوت را برای اعمال کنترلی رسم کنید.
- ۲- بلوک دیاگرام گیرنده مادون قرمز را رسم کنید و در مورد عملکرد هر بلوک توضیح دهید.
- ۳- با توجه به شکل ۳-۵۳ به سوال‌ها پاسخ دهید.

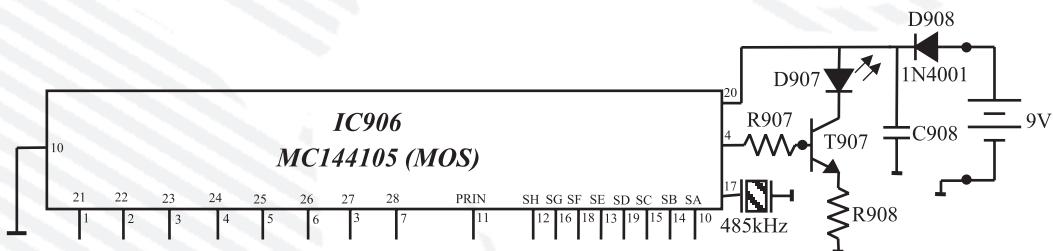

شکل ۳-۵۳

- الف - اگر باتری با قطب نادرست به دستگاه وصل شود کدام قطعه از آسیب‌دیدن مدار جلوگیری می‌کند؟
- ب - دیود فرستنده امواج مادون قرمز کدام است؟
- ج - وظیفه ترانزیستور T۹۰۷ را شرح دهید.
- ۴- آی‌سی فرستنده امواج IR، آی‌سی می‌باشد و ولتاژ تغذیه آن ولت است.
- ۵- شکل موج خروجی آی‌سی گیرنده مادون قرمز را رسم کنید. موج‌های خروجی این آی‌سی به کدام پایه آی‌سی میکروکنترل اعمال می‌شود؟
- ۶- نام بخش شماره‌ی ۱۷ در شکل ۳-۵۴ چیست؟ چهار قابلیت این بخش را بنویسید.

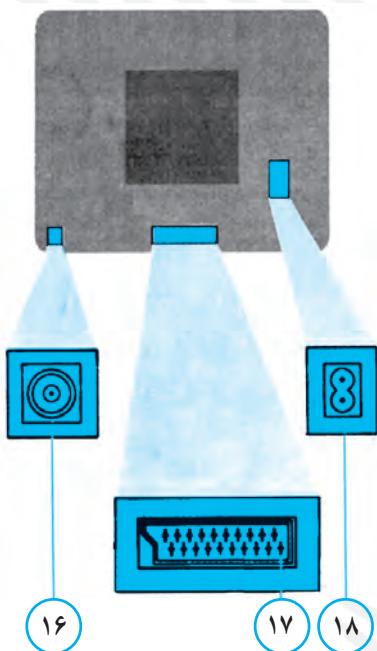


شکل ۳-۵۴




- ۷ - چگونه کانالی را در یک حافظه ذخیره می‌کیم و سپس تنظیم دقیق را انجام می‌دهیم؟ شرح دهید.
- ۸ - اگر کلید M را از روی صفحه کلید فشرده نگاه داریم و تلویزیون را روشن کنیم چه عملی انجام می‌شود؟
- ۱ - برنامه از ۴۹ به ۹ محدود می‌شود.
- ۲ - تنظیمات به حالت اولیه بر می‌گردد.
- ۳ - NORM تلویزیون روی AV روشن می‌شود.
- ۴ - تلویزیون روی AV روشن می‌شود.

پاسخ پیش آزمون ۱

-۱

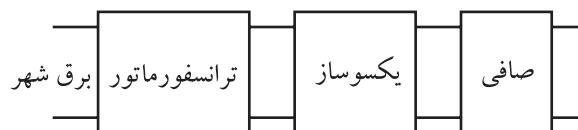

-۲

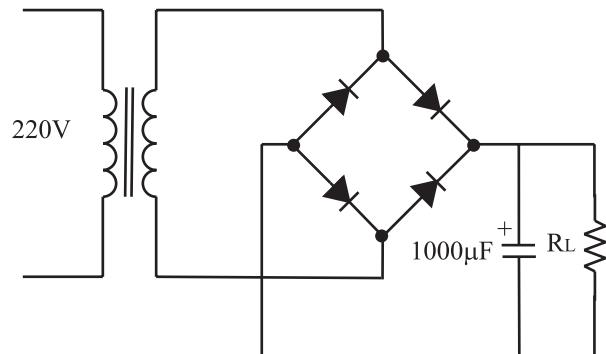

۳- سه عامل سبب تغییر ولتاژ خروجی منبع تغذیه می شود.

الف - تغییرات ولتاژ برق شهر

ج - ضربان های بعد از حافظن صافی


۴- پاسخ صحیح ۳

۵- پاسخ صحیح ۲

۶- پاسخ صحیح ۴

۷- در توان تلفاتی زیاد

-۸

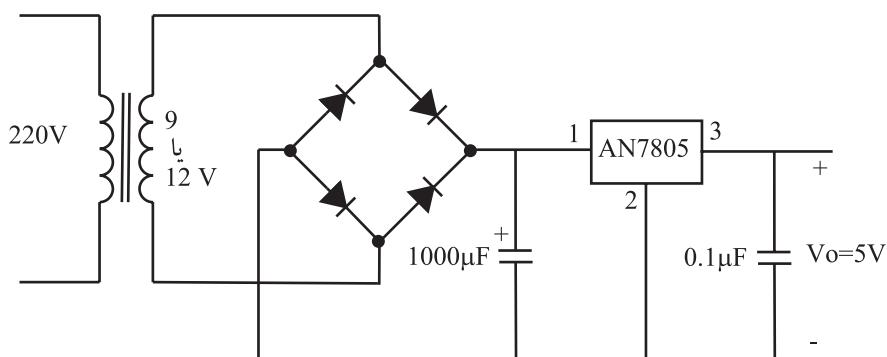

۹- یکسوساز - صافی - مولدپالس - ترانزیستور کلید - ترانس

۱۰- راندمان بالاتر - اجزای مدار کوچک تر


پاسخ پیش آزمون ۲

-۱

$$X = \overline{AB} + \overline{BC} = \overline{A} + \overline{B} + \overline{B} + \overline{C} = \overline{A} + \overline{B} + \overline{C} = \overline{ABC}$$

۴- پاسخ صحیح

$$\overline{Q} = 1 \quad Q = 0$$

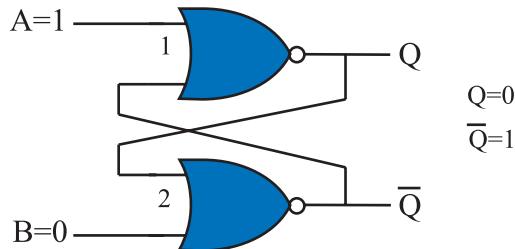

۴- به ۰ یا ۱ یک بیت باینری گویند. ۸ بیت یک بایت نام دارد.

۵- یک حافظه موقتی برای نگهداری اطلاعات است و می‌توان به هر سلول حافظه در هر محل تصادفی دست یافت.


۶- پاسخ صحیح

۷- دو طریق، کنترل از راه دور و صفحه کلید

SDA2023 - ۸۱۱ - ۸

E²PROM (SDA2526) IC847 - ۹

-۱۰

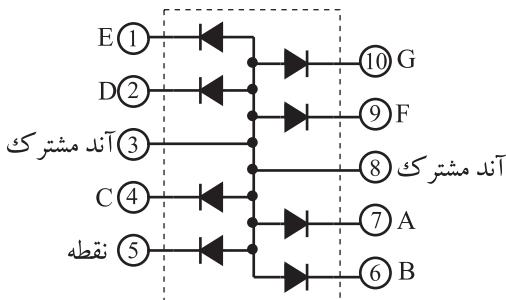

پاسخ پیش آزمون ۳

۱- الف - کنترل حجم صدا

ج - کنترل کنترast رنگ

۲- پاسخ صحیح

۳- پاسخ صحیح

۴- با فشاردادن این کلید حجم صدا کم می‌شود.

+H = ۵ ولت

۶- سه روش، بدون مدولاسیون، با مدولاسیون FM، با مدولاسیون PCM

۷- پاسخ صحیح

۸- گیرنده - ۳°