
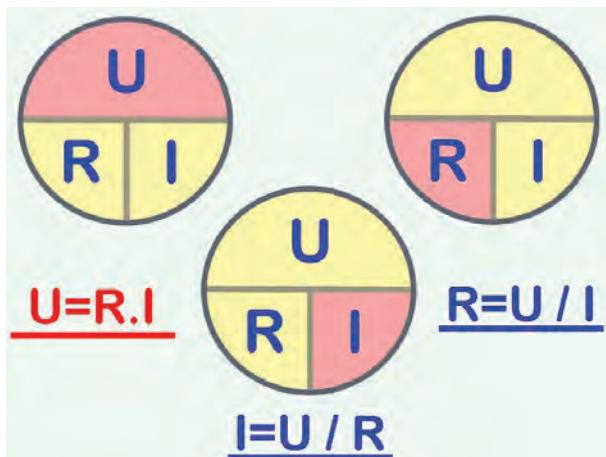

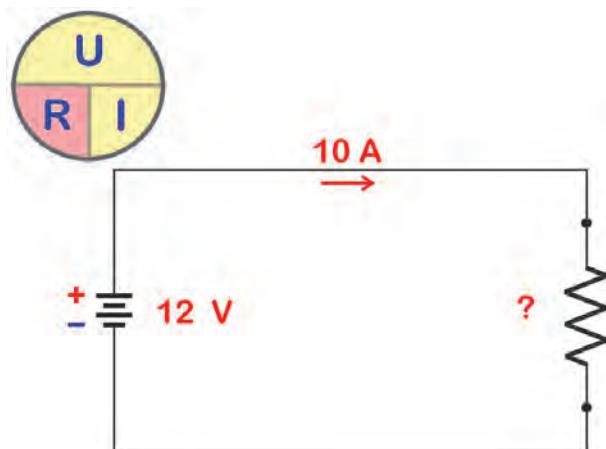
## ۱-۱- قانون اهم

رابطه‌ی بین ولتاژ (V)، شدت جریان (I) و مقاومت الکتریکی (R) را برای اولین بار دانشمندی به نام اهم کشف کرد. او متوجه شد که اگر مقاومت یک مدار ثابت باشد و ولتاژ منع تغذیه افزایش یابد شدت جریان نیز افزایش می‌یابد و در صورتی که ولتاژ منع تغذیه ثابت باشد و مقدار مقاومت مدار افزایش یابد شدت جریان در مدار کاهش می‌یابد در شکل ۱-۳۶ رابطه‌ی بین ولتاژ، شدت جریان و مقاومت الکتریکی دیده می‌شود.



۱-۳۶



۱-۳۷


مثال— در مدار الکتریکی نشان داده شده در شکل ۱-۳۷  
مقدار مقاومت چند اهم است؟

$$R = \frac{U}{I}$$

$$R = \frac{12}{10}$$

$$R = 1.2 \text{ اهم}$$

حل:

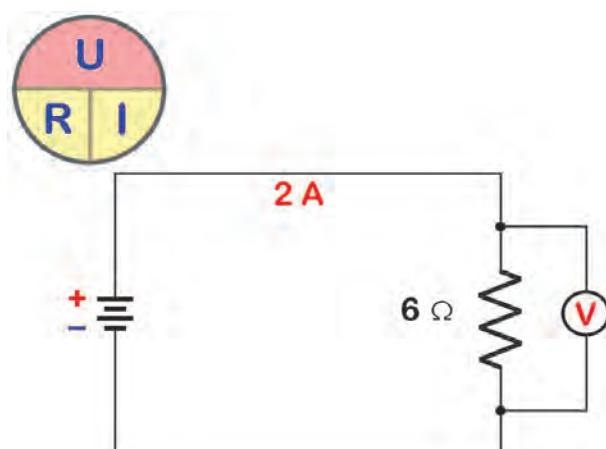

۱-۳۸

مثال— ولتاژ در مدار الکتریکی شکل ۱-۳۸ چند ولت است؟

$$u = R \cdot I$$

$$u = 6 \times 2 = 12 \text{ ولت}$$

حل:

توان الکتریکی را با علامت (P) نشان می‌دهند که بر حسب وات (W) محاسبه می‌شود. توان الکتریکی از رابطه زیر محاسبه می‌شود :

$$P = u \cdot I$$

(W) توان الکتریکی بر حسب وات (W)

u اختلاف سطح بر حسب ولت (V)

I شدت جریان بر حسب آمیر (A)


مثال: در مدار شکل ۱-۳۹، شدت جریان مصرفی لامپ چند آمپر است؟

حل:

$$P = u \cdot I$$

$$6 = 12 \times I$$

$$I = 0.5 \text{ (A)} \quad \text{آمپر}$$

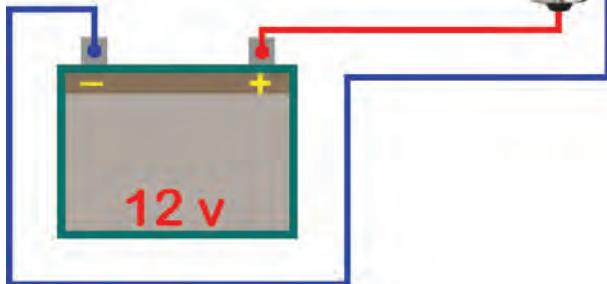

شکل ۱-۳۹

## ۱-۹ اهم متر

برای اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی از دستگاهی به نام اهم متر (ohmmeter) استفاده می‌کنند.

دستگاه‌های اندازه‌گیری کمیت‌های الکتریکی در دو نوع آنالوگ (Analog) و دیجیتال (Digital) ساخته می‌شوند. دستگاه‌های آنالوگ مقدار کمیت را از طریق انحراف عقربه نشان می‌دهند.

در دستگاه‌های دیجیتال اندازه‌گیری کمیت با عدد دو رقم مشخص می‌شود: در شکل ۱-۴۰، دو نوع اهم متر آنالوگ و دیجیتال را ملاحظه می‌کنید.




آنالوگ



**توجه :** امروز دستگاه‌های اندازه‌گیری کمیت‌های الکتریکی را به صورت ترکیبی می‌سازند. یعنی یک دستگاه می‌تواند چندین کمیت الکتریکی را اندازه‌بگیرد. این نوع دستگاه‌ها را مولتی‌متر یا چند اندازه‌گیر (multimeter) می‌نامند. مولتی‌مترها نیز در دو نوع آنالوگ و دیجیتال ساخته می‌شوند. در شکل ۱-۴۱، چند نمونه مولتی‌متر آنالوگ و دیجیتال را مشاهده می‌کنید.



شکل ۱-۴۱- مولتی‌متر آنالوگ و دیجیتال

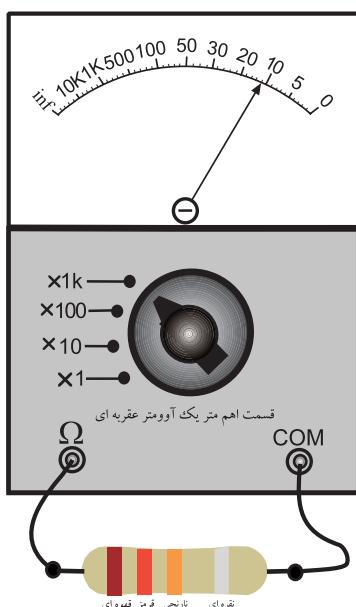


شکل ۱-۴۲- اندازه‌گیری مقاومت توسط اهم متر آنالوگ

### ۱-۹-۱- اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی با

اهم متر : با استفاده از اهم متر می‌توانیم مقاومت الکتریکی را اندازه‌بگیریم. در شکل ۱-۴۲ یک مقاومت  $1\Omega$  کیلو اهمی توسط اهم متر عقبه‌ای اندازه‌گیری شده است. ( $12\text{ k}\Omega = 12 \times 1\text{ k}\Omega$ ) برای خواندن مقاومت کافی است عدد ششان داده شده توسط عقربه را در ضربی یک کیلو اهم ضرب کنیم. توجه داشته باشید که پایانه‌های (ترمیل‌ها) اهم متر از طریق سیم رابط اهم متر به دو انتهای مقاومت وصل شده است.


سیم رابط اهم متر را اصطلاحاً پروب (probe) می‌نامند.

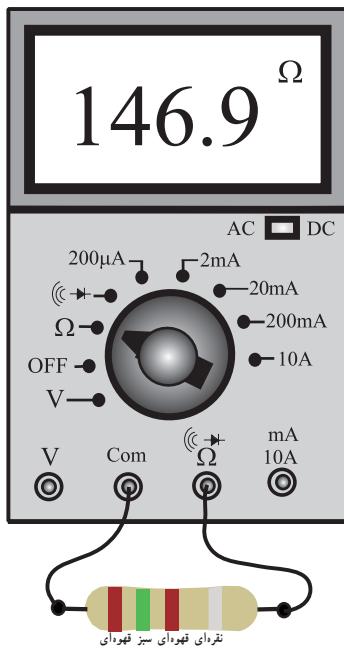

شکل ۱-۴۳— اندازه‌گیری مقاومت توسط مولتی‌متر دیجیتال

در شکل ۱-۴۳ اندازه‌گیری مقاومت توسط مولتی‌متر دیجیتال نشان داده شده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، مولتی‌متر دیجیتال مقدار مقاومت را  $146.9\ \Omega$  اهم نشان می‌دهد. مقدار مقاومت با استفاده از کد رنگی  $15^{\circ}$  اهم است که مقدار تفاوت ظاهر شده، مربوط به تولرانس (خطا) مقاومت و خطای دستگاه اندازه‌گیری است.

**نکته‌ی مهم:** هنگام اتصال اهم‌متر به مدار، باید جریان برق مدار (ولتاژ تغذیه) را قطع کنید. در غیر این صورت به دستگاه آسیب وارد می‌شود.

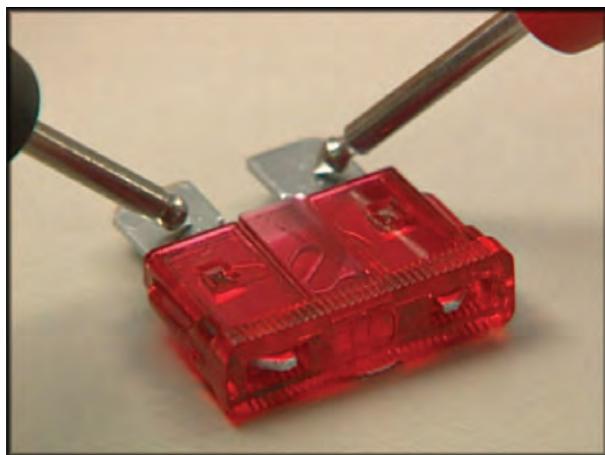

شکل ۱-۴۴— آزمایش فیوز توسط اهم‌متر

از اهم‌متر می‌توانید برای آزمایش سالم بدون فیوز، اتصال کوتاه بودن مدار، یا قطع بودن مدار استفاده کنید. در شکل ۱-۴۴ نحوه‌ی اتصال رابط فلزی سیم‌های دستگاه اهم‌متر به پایه‌های یک نوع فیوز نشان داده شده است.

۳ ساعت	زمان
--------	------

## ۱-۹-۲ کار عملی کار با اهم‌متر

تجهیزات و قطعات مورد نیاز:

– اهم‌متر یا مولتی‌متر آنالوگ و دیجیتال از هر کدام یک عدد.

– تعداد حداقل ۵ نمونه مقاومت، ۵ نمونه فیوز سالم و معیوب و سیم رابط

## مراحل اجرای کار عملی

- مقدار مقاومت‌ها را با اهم‌متر آنالوگ و دیجیتال اندازه بگیرید و در جدول شماره‌ی ۲ یادداشت کنید.
  - مقادیر مقاومت‌های اندازه‌گیری شده را با هم مقایسه کنید و نتیجه را در جدول ۲ یادداشت کنید.
  - چرا مقدار مقاومت‌ها با هم کمی تفاوت دارند؟ به طور خلاصه توضیح دهید.
  - فیوز‌ها را با اهم‌متر دیجیتال و آنالوگ آزمایش کنید.
- سپس فیوز‌های سالم و معیوب را از هم جدا سازید و نتایج را در جدول ۳ بنویسید.

جدول ۱-۳- آزمایش فیوز

آیا فیوز سالم است		رنگ فیوز	شماره‌ی فیوز
خیر	بلی		
			۱
			۲
			۳
			۴
			۵




شكل ۱-۴۵- ولت‌متر آنالوگ و دیجیتال

۱۰- ولتاژ الکتریکی و نحوه‌ی اندازه‌گیری آن  
ولتاژ یا پتانسیل الکتریکی را با  $V$  یا  $U$  نشان می‌دهند. بین قطب مثبت و منفی باتری اتوموبیل اختلاف پتانسیلی برابر با  $13\frac{1}{2}$  ولت وجود دارد. برای اندازه‌گیری ولتاژ دستگاهی به نام ولت‌متر استفاده می‌کنند. ولت‌مترها نیز به صورت آنالوگ و دیجیتال ساخته می‌شوند (شکل ۱-۴۵).



شکل ۱-۴۶—ولت‌متر آنالوگ و دیجیتال که در خودرو به کار می‌رود

در قسمت مربوط به نشان‌دهنده‌های خودروها از انواع ولت‌مترهای آنالوگ و دیجیتال استفاده می‌کنند. برای مثال، نشان‌دهنده‌ی درجه‌ی حرارت آب، کیلومتر شمار مسافت، ساعت دیجیتالی خودرو، دورسنج، سرعت‌سنج و ... همگی به نوعی ولت‌متر (یا آمپر‌متر) هستند. در شکل ۱-۴۶، چند نمونه ولت‌متر یا (آمپر‌متر) را، که در خودرو به کار می‌رود، ملاحظه می‌کنید. ولت‌مترها در دو نوع جریان مستقیم (DC) و جریان متناوب (AC) ساخته می‌شوند. معمولاً ولت‌مترهایی که در خودرو مورد استفاده قرار می‌گیرند از نوع مستقیم‌اند.

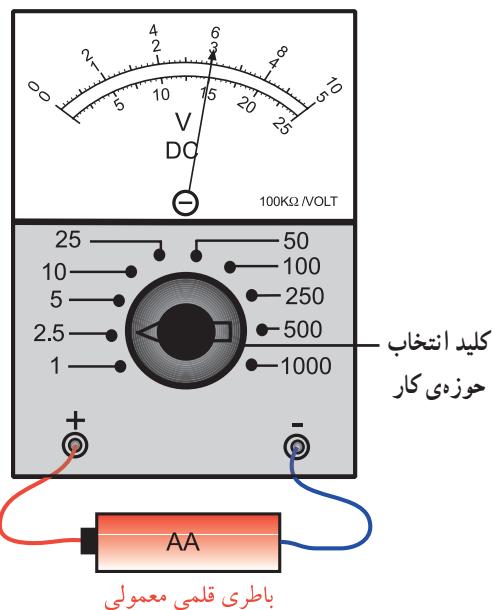

شکل ۱-۴۷— نحوه‌ی اندازه‌گیری ولتاژ توسط ولت‌متر آنالوگ


**۱-۱۰-۱— نحوه‌ی اندازه‌گیری ولتاژ با استفاده از ولت‌متر:** ولت‌متر دارای دو پایانه (ترمینال) است. هنگام اندازه‌گیری ولتاژ مستقیم (DC) باید دو پایانه‌ی (ترمینال‌های) ولت‌متر را با قطب‌های صحیح به دو نقطه‌ی مورد اندازه‌گیری متصل کنیم.

نکته‌ی اینمی: هنگام اندازه‌گیری ولتاژ به حوزه‌ی کار (رنج – Range) دستگاه دقت کنید. توجه داشته باشید که توسط کلید حوزه‌ی کار می‌توانید حداقل ولتاژ مورد اندازه‌گیری را مشخص کنید.


شکل ۱-۴۷ نحوه‌ی اندازه‌گیری ولتاژ را توسط ولت‌متر آنالوگ نشان می‌دهد. در این شکل کلید حوزه‌ی کار روی ۲/۵ قرار دارد و عقربه‌ی ولت‌متر ولتاژ ۱/۵ ولت را نشان می‌دهد.

$$\begin{aligned}
 & 2/5 = \text{حوزه کار} \\
 & 25 = \text{عدد انتخابی از سمت راست صفحه مدرج} \\
 & \frac{2/5}{25} = \text{ضریب صفحه مدرج} \\
 & 15 = \text{مقداری که عقربه نشان می‌دهد} \\
 & 15 \times \frac{1}{10} = 1.5 \text{ مقدار واقعی ولتاژ}
 \end{aligned}$$

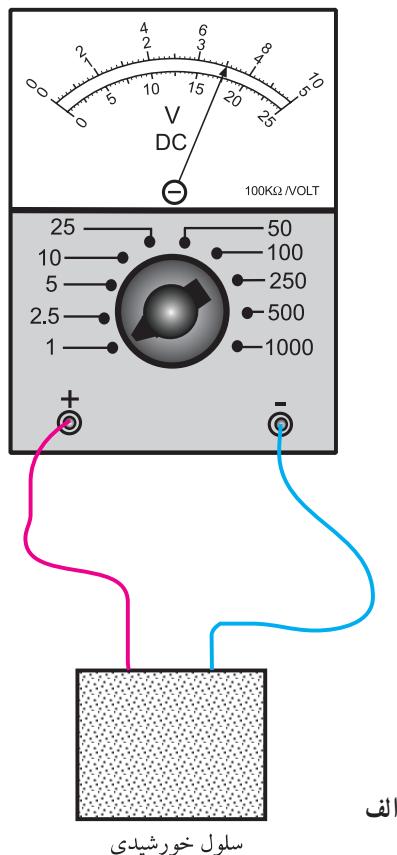شکل ۱-۴۸-۱- نحوه محاسبه ضریب صفحه مدرج و خواندن مقدار ولتاژ واقعی



الف

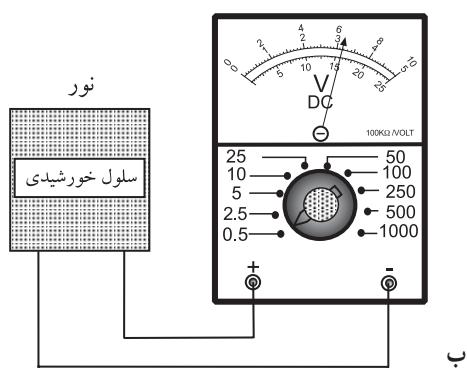

ب

شکل ۱-۴۹- خواندن مقدار ولتاژ از روی صفحه مدرج

## ۱-۲- نحوه خواندن ولتاژ از روی صفحه مدرج

**مدرج ولت متر آنالوگ:** برای به دست آوردن مقدار ولتاژ اندازه گیری شده باید ضریب صفحه مدرج را با توجه به حوزه کار به دست آوریم. به شکل ۱-۴۸ در این شکل حوزه کار روی ۲/۵ قرار دارد. حال به صفحه مدرج نگاه می‌کنیم در سمت راست آن اعداد ۱۰، ۵ و ۲۵ وجود دارد.

**نکته مهم:** انتخاب عدد ۲۵ صرفاً برای سادگی محاسبات است. اگر اعداد ۵ یا ۱۰ را نیز انتخاب کنید به همان عدد خواهد رسید. در شکل ۹، با اعداد ۵ و ۱۰ تمرین کنید.

چون عدد ۲۵ از نظر ظاهری مشابه عدد ۲/۵ است، این تقسیم‌بندی را برای اندازه گیری انتخاب می‌کنیم. از حاصل تقسیم حوزه کار بر عدد ۲۵ ضریب صفحه مدرج به دست می‌آید.

$$\frac{1}{2/5} = \frac{\text{عدد حوزه کار}}{\text{عدد صفحه مدرج}} = \frac{25}{2/5} = \frac{1}{10}$$

ضریب صفحه مدرج ۱/۱۰ است. حال برای به دست آوردن مقدار واقعی باید عددی را که عقربه روی آن قرار دارد در ضریب صفحه مدرج ضرب کنیم.

$$1/10 = 1.5 \text{ مقدار ولتاژ واقعی ولت}$$

**تمرین:** در شکل‌های الف - ۱-۴۹ و ب - ۱-۴۹ ولت مترها چه مقادیری را اندازه می‌گیرند. مراحل محاسبه ضریب صفحه مدرج را بنویسید.



شکل ۱-۵۰- اندازه‌گیری ولتاژ با ولت‌متر دیجیتال

### ۳-۱- نحوهٔ خواندن ولتاژ از روی صفحهٔ نمایشگر

ولت‌متر دیجیتالی: اتصال ولت‌متر دیجیتالی به مدار مشابه اتصال ولت‌متر عقربه‌ای به مدار است. قبل از اتصال ولتاژ تغذیهٔ به مدار، حوزهٔ کار مناسب را انتخاب کنید. مقدار ولتاژ مورد اندازه‌گیری روی صفحهٔ نمایش ولت‌متر به صورت عدد و رقم ظاهر می‌شود (شکل ۱-۵۱).

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، اندازه‌گیری ولتاژ با استفاده از ولت‌متر دیجیتالی بسیار ساده‌تر از ولت‌متر آنالوگ است، زیرا مقدار ولتاژ مورد اندازه‌گیری با عدد روی صفحهٔ نمایش ولت‌متر ظاهر می‌شود.

### ۴-۱- کار عملی: کار با ولت‌متر

#### قطعات و تجهیزات مورد نیاز:

- ولت‌متر آنالوگ و دیجیتال از هر کدام یک عدد؛
- باتری اتومبیل، باتری قلمی و باتری ۹ ولتی از هر کدام یک عدد.

#### مراحل اجرای کار عملی:

- با استفاده از مولتی‌متر آنالوگ و دیجیتال مقدار ولتاژ باتری اتومبیل، قلمی و ۹ ولتی را اندازه‌بگیرید و در جدول شمارهٔ ۴ یادداشت کنید.

- نتایج به دست آمده را با یکدیگر مقایسه کنید. توضیح دهید چرا مقادیر اندازه‌گیری شده با مولتی‌متر آنالوگ و دیجیتال، کمی با هم تفاوت دارند؟

- در صورت امکان، ولتاژ نقاط مختلف یک خودرو، مانند لامپ‌ها، و ...، را با مولتی‌متر دیجیتال اندازه‌بگیرید.

### جدول ۱-۴- اندازه‌گیری ولتاژ انواع باتری‌ها با استفاده از ولت‌متر دیجیتال و آنالوگ

ولتاژ اندازه‌گیری شده با مولتی‌متر		نوع باتری
آنالوگ	دیجیتال	
		اتومبیل
		قلمی
		۹ ولتی

چرا مقادیر اندازه‌گیری شده با مولتی‌متر دیجیتال و آنالوگ کمی تفاوت دارند؟

.....



.....

.....

.....

.....

.....

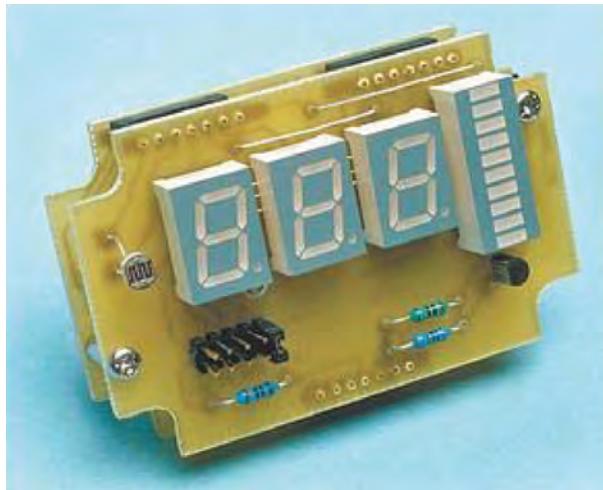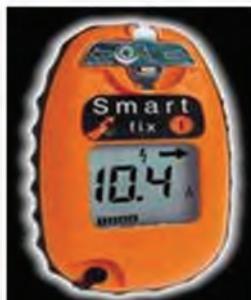

۱۱-۱- جریان الکتریکی و نحوه اندازه‌گیری آن هنگامی که یک مدار کامل تشکیل می‌شود و ولتاژی به آن مدار متصل می‌گردد، در آن مدار جریان الکتریکی برقرار می‌شود. جریان الکتریکی را با I نشان می‌دهند. واحد جریان الکتریکی آمپر است و آن را با A مشخص می‌کنند. میلیآمپر و میکروآمپر واحدهای کوچک‌تر از آمپرند، که به ترتیب برابر با یک هزارم و یک میلیونیم آمپر است. میلیآمپر را با mA و میکروآمپر را با A نشان می‌دهند. دستگاهی که آمپر را اندازه‌گیری می‌کند آمپر متر نامیده می‌شود. آمپر مترها به دو صورت آنالوگ و دیجیتال ساخته می‌شوند.

در شکل ۱-۵۱، چند نمونه آمپر متر آنالوگ و دیجیتال را ملاحظه می‌کنید. همان‌طور که مشاهده می‌شود، در نشانگرهای خودرو نیز از میلیآمپر متر استفاده می‌کنند.

شکل ۱-۵۱- چند نمونه آمپر متر آنالوگ و دیجیتال



۱-۱۱-۱- اتصال آمپر متر به مدار: آمپر متر باید به صورت سری در مدار قرار گیرد، یعنی باید قسمتی از مدار قطع شود و آمپر متر به محل قطع شدگی سیم ها متصل شود. در شکل ۱-۵۲، نحوه اتصال آمپر متر به مدار را ملاحظه می کنید، همان طور که مشاهده می شود، سیم منفی باتری از سر باتری جدا گردیده و به ترمینال منفی آمپر متر وصل شده است. هم چنین، قطب منفی باتری خودرو به ترمینال مثبت آمپر متر اتصال دارد.



شکل ۱-۵۲- اتصال آمپر متر به صورت سری


(آمپر متر دارای صفر وسط است و جابجایی سیم ها اشکالی در اندازه گیری به وجود نمی آورد). در شکل ۱-۵۳ یک نمونه میلی آمپر متر عقربه ای را ملاحظه می کنید. حوزه کار این دستگاه روی عدد  $50\text{ mA}$  قرار دارد. برای خواندن مقدار اندازه گیری شده روی صفحه مدرج، مشابه ولت متر عقربه ای عمل می کنیم. به این ترتیب که ابتدا ضریب ثابت صفحه مدرج را به دست می آوریم. (چون حوزه کار روی  $50\text{ mA}$  قرار دارد، برای سادگی کار، از روی صفحه مدرج درجه بندی صفر تا  $5$  را انتخاب می کنیم و ضریب صفحه مدرج را به دست می آوریم).

$$\frac{\text{عدد حوزه کار}}{\text{عدد انتخابی روی صفحه مدرج}} = \frac{50}{5} = 10$$


چون عقربه روی عدد  $1/3$  قرار دارد، عدد  $1/3$  را در ضریب صفحه مدرج ضرب می کنیم. مقدار جریان بر حسب میلی آمپر به دست می آید.

$$\text{مقدار واقعی جریان} = \text{ضریب صفحه مدرج} \times 1/3$$

$$1/3 \times 10 = 13\text{ mA}$$

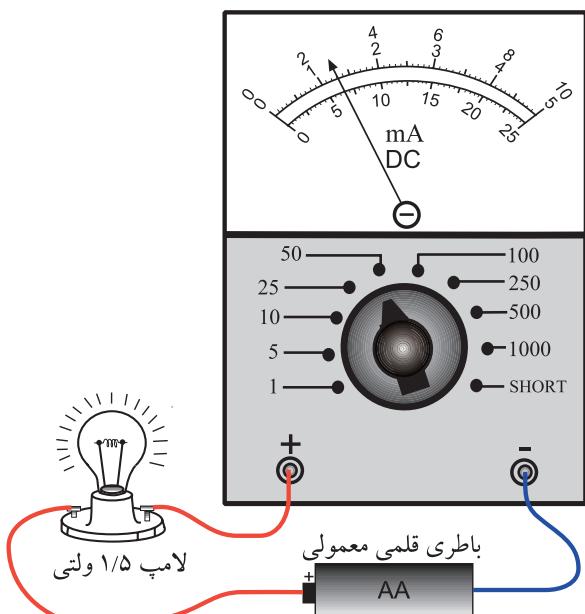

شکل ۱-۵۳- اندازه گیری جریان با میلی آمپر متر عقربه ای

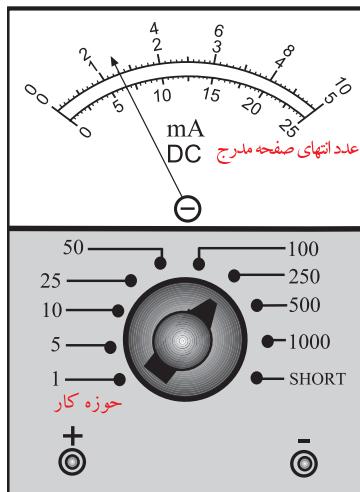

شکل ۱-۵۴- تمرین برای محاسبه جریان ولت‌متر آنالوگ

..... = حوزه‌ی کار

..... = درجه‌بندی انتخابی از صفحه‌ی مدرج

..... = ..... = ضربی ثابت صفحه

..... × ..... = مقدار واقعی جریان

..... mA = مقدار واقعی جریان

تمرین: در شکل ۱-۵۴، آمپرmetr چه مقداری را نشان می‌دهد؟ مراحل محاسبه‌ی ضربی ثابت صفحه‌ی مدرج را بنویسید.

#### نکته‌های بسیار مهم اینمی:

- در صورتی که آمپرmetr به صورت موازی با مدار بسته شود قطعاً آسیب می‌یابند.

- در صورتی که حوزه‌ی کار ولت‌متر یا آمپرmetr کمتر از حد مورد اندازه‌گیری باشد، حتماً آسیب خواهند دید.

زمان ۲/۵ ساعت

#### ۱-۱۱-۲- کار عملی اندازه‌گیری جریان توسط آمپرmetr

قطعات و تجهیزات مورد نیاز:

- باتری قلمی:

- مقاومت  $100\Omega$ ,  $15\Omega$ ,  $23\Omega$ ,  $47\Omega$  اهمی:

- آمپرmetr آنالوگ (حوزه‌ی کار  $50\text{mA}$  میلیآمپر)

- آمپرmetr دیجیتال:

- سیم رابط:


- لامپ و سریچ ( $1/5$  ولتی)

مراحل اجرای آزمایش

مدار را مطابق شکل ۱-۵۵ بینید.

- باتری را به مدار اتصال دهید.

- جریان عبوری از مقاومت را با استفاده از آمپرmetr عفره‌ای اندازه‌بگیرید و در جدول شماره‌ی ۱-۵ یادداشت کنید.

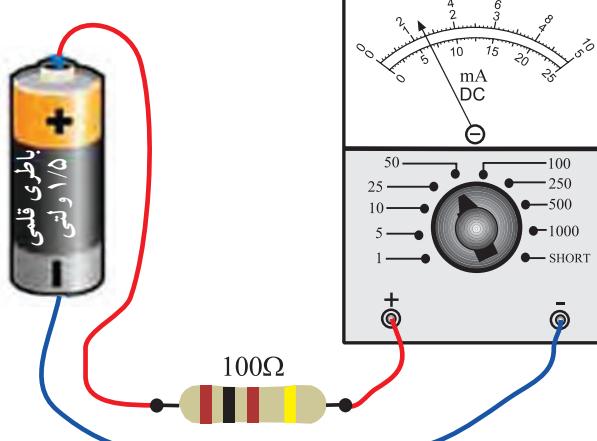


شکل ۱-۵۵- اندازه‌گیری جریان

جدول ۱-۵

آیا مقادیر تقریباً با هم برابر است	جریان اندازه‌گیری شده با آمپر متر		مقدار مقاومت
	آنالوگ	دیجیتال	
بله			۱۰۰.
			۱۵۰.
			۲۳۰.
			۴۷۰.

- با استفاده از آمپر متر دیجیتال شدت جریان را اندازه بگیرید و در جدول ۱-۵ یادداشت کنید.
- مقادیر اندازه‌گیری شده را با هم مقایسه کنید. چرا مقادیر اندکی با هم تفاوت دارند؟ شرح دهید.
- (آزمایش را با مقاومت‌های  $۱۵\Omega$  و  $۲۳\Omega$  و  $۴۷\Omega$  تکرار کنید).

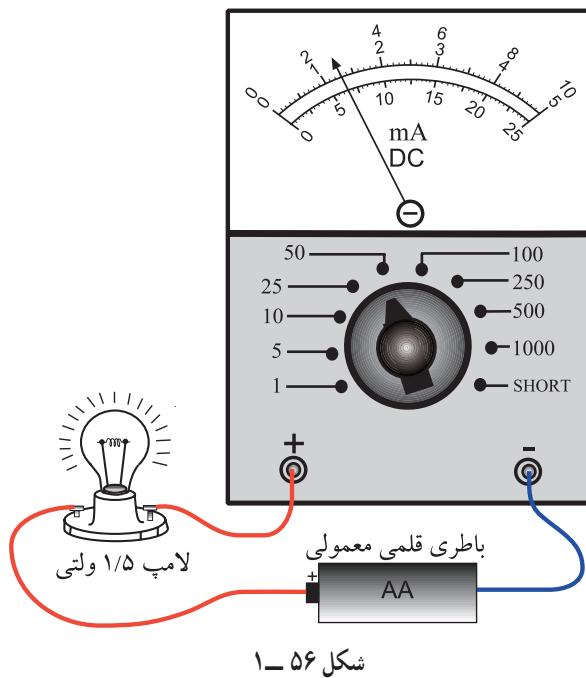**نکته‌ی ایمنی:** هنگام اجرای آزمایش به حوزه کار آمپر متر و نحوه اتصال آن به مدار توجه کنید.



- مدار شکل ۱-۵۶ را بیندید و مقدار جریان را با استفاده از مولتی متر عقربه‌ای و دیجیتال اندازه بگیرید.

- با استفاده از یک دستگاه آمپر متر با حوزه‌ی کار  $۲\text{A}$  آمپر جریان مصرفی اتوموبیل را در دو حالت چراغ‌ها خاموش و چراغ‌ها روشن اندازه بگیرید و نتایج را در جدول ۱-۶ بنویسید.

جدول ۱-۶

جریان مصرفی	وضعیت خودرو
	چراغ‌ها خاموش
	چراغ‌ها روشن

**نکته‌ی مهم:** هنگام اجرای این آزمایش، باید خودرو روشن باشد.


## ۱۲-۱- اجزای مدار الکتریکی

مدار الکتریکی مسیری است که در آن الکترون‌ها می‌توانند حرکت کنند و موجب جاری شدن جریان الکتریسیته شوند. مدار الکتریکی دارای اجزای اصلی زیر است:

- منبع تغذیه یا مولد جریان الکتریکی (شماره ۱)
- سیم‌های رابط (شماره ۲)
- مصرف‌کننده (شماره ۳)

در شکل ۱-۵۷، مدار الکتریکی و اجزای اصلی در آن نشان داده شده است.

شکل ۱-۵۷

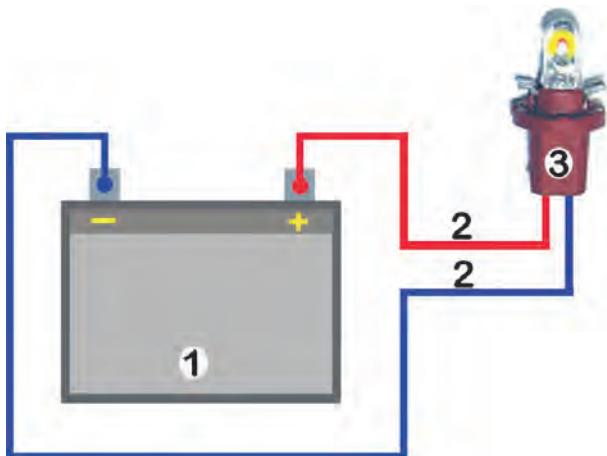

در هر مدار الکتریکی، علاوه بر سه عامل اصلی، لازم است که از اجزای دیگری نیز استفاده شود. از جمله‌ی این اجزا می‌توان از سوئیچ‌ها (کلید)، فیوزها و وسایل اندازه‌گیری نام برد. لازم به توضیح است که در طراحی مدارهای الکتریکی کاربردی استفاده نکردن از اجزای فوق کنترل و حفاظت مدار را دچار مشکل می‌کند. در شکل ۱-۵۸، اجزای مدار روشنایی مورد استفاده در خودرو به صورت شماتیک دیده می‌شود.

۱- سوئیچ (کلید قطع و وصل مدار)

۲- باتری (منبع انرژی)


۳- لامپ (مصرف‌کننده)

F- فیوز (حفاظت‌کننده‌ی مدار)

منبع تغذیه در مدار الکتریکی نقش تولیدکننده‌ی انرژی الکتریکی را به‌عهده دارد. در خودروها برای تولید انرژی الکتریکی از باتری یا آلترناتور استفاده می‌شود. در شکل ۱-۵۹، باتری خودرو با (A) و آلترناتور با (B) مشخص شده است.

باتری منبع ذخیره‌ی انرژی است که در آن انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود. جریان تولیدی باتری مستقیم است و به آن جریان دی‌سی (DC)<sup>۱</sup> می‌گویند. در این جریان قطب‌های ولتاژ مدار هرگز تغییر نمی‌کند. ولی در آلترناتور، که مولد جریان الکتریکی به شمار می‌رود، جریان الکتریکی تولید شده به صورت جریان متناوب است و قطب‌های ولتاژ مدار در زمان‌های معینی تغییر می‌کند. این نوع جریان الکتریکی را آ.سی (AC)<sup>۲</sup> می‌نامند و

شکل ۱-۵۸

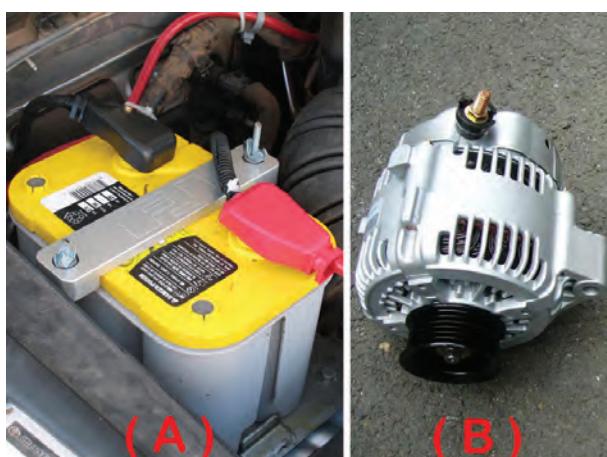


شکل ۱-۵۹

چون در سیستم‌های الکتریکی خودرو قابل استفاده نیست، آن را به وسیلهٔ دیودهای یک‌سوسازی می‌کنند تا به جریان DC (DC) تبدیل شود.

— وظیفهٔ سیم‌های رابط در مدارهای الکتریکی انتقال انرژی الکتریکی از منبع تغذیه به مصرف‌کننده‌ها و سایر دستگاه‌های الکتریکی است. سیم‌های رابط را با استفاده از نقشهٔ مدار الکتریکی به صورت دسته سیم‌هایی کلاف‌بندی یا عایق‌کاری می‌کنند تا در مسیرهای طراحی و تعیین شده‌ای در روی بدنهٔ خودرو نصب شوند. در شکل ۱-۶۰، دسته‌بندی سیم‌ها با توجه به مدار الکتریکی دیده می‌شود.

— مصرف‌کننده‌ها و سایر دستگاه‌هایی هستند که انرژی الکتریکی را به انرژی مورد نیاز تبدیل می‌کنند.

برای مثال، می‌توان از تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی در سیستم استارت، تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی شیمیایی در سیستم شارژ، تبدیل انرژی الکتریکی به نور در سیستم روشنایی، تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی صوتی در سیستم هشدار‌دهنده (بوق، دزدگیر، سیستم صوتی و...) نام برد. در شکل ۱-۶۱، چند نوع از مصرف‌کننده‌ها در خودرو دیده می‌شود.

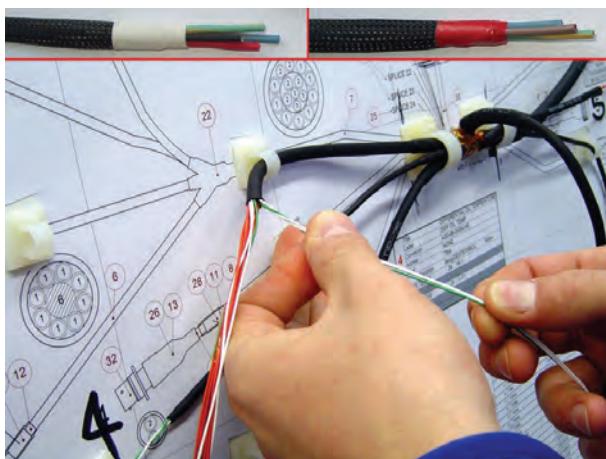




شکل ۱-۶۳

- فیوز یکی دیگر از اجزای مدار الکتریکی است که وظیفه‌ی حفاظت از مدار را به عهده دارد.

فیوز، به صورت سری، در مدار قرار می‌گیرد و اجزای مدار را (در برابر شدت جریان بیش از حد تحمل مدار) حفاظت می‌کند. فیوزها، بر مبنای مقدار شدت جریان مصرفی مدار الکتریکی، در انواع مختلفی طراحی و ساخته می‌شوند. در شکل ۱-۶۳، چند نوع فیوز دیده می‌شود.

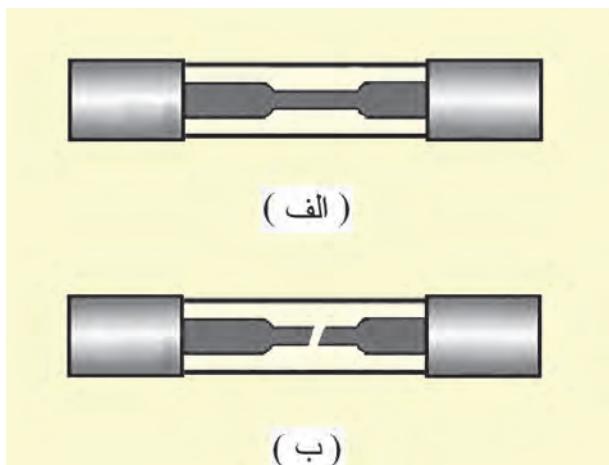


شکل ۱-۶۴

در داخل فیوز، اتصال قابل ذوب قرار داده شده است تا در هنگام اتصال کوتاه در مدار، بر اثر عبور جریان الکتریکی زیاد ذوب شود و باعث قطع شدن مدار الکتریکی گردد (شدت جریان بیش از حد باعث می‌شود اتصال داخل فیوز سریعاً داغ و ذوب شود). در شکل ۱-۶۴، عملکرد فیوز نشان داده شده است :

(الف) فیوز سالم :

(ب) فیوز پس از ذوب شدن اتصال.

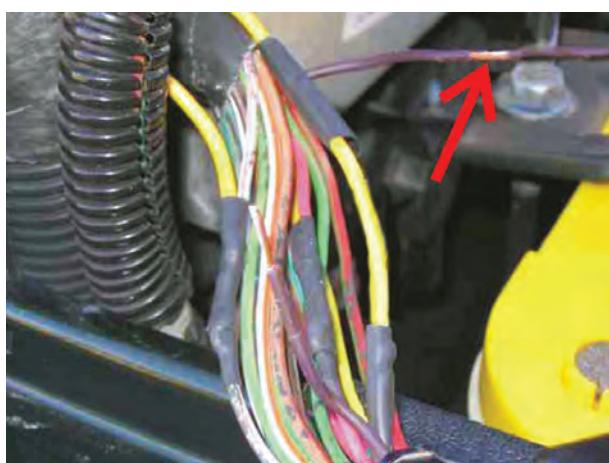

شکل ۱-۶۵

حال اتصال کوتاه در مدار الکتریکی به شرایط و موقعیتی گفته می‌شود که در آن مقاومت مصرف‌کننده به صفر برسد. در این حالت، جریان بسیار زیادی از مدار عبور خواهد کرد مانند اتصال بدن شدن سیم‌ها در سیم‌کشی مدارهای الکتریکی خودرو که در صورت از بین رفتن عایق (روبوش) سیم‌ها یا جدا شدن اتصال مثبت از مصرف‌کننده‌ها و دستگاه‌های الکتریکی و تماس آن با بدن خودرو، ایجاد می‌شود. در شکل ۱-۶۵، پارگی در سیم مدار الکتریکی با فلش نشان داده شده است.

### ۱۳-۱- انواع مدارهای الکتریکی


ارتباط اجزای مدارهای الکتریکی به سه صورت انجام

می‌گیرد :


- مدار سری :

- مدار موازی :


- مدار مختلط.

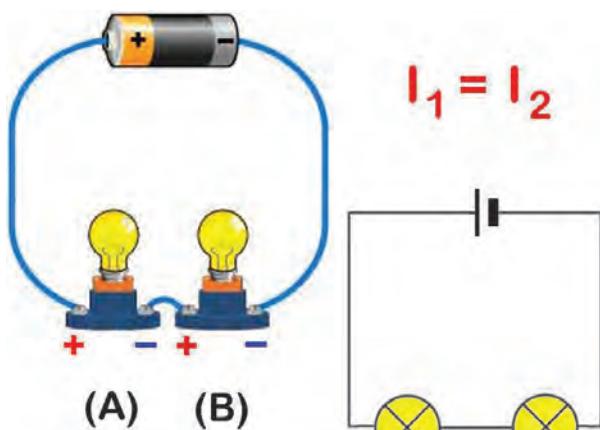

شکل ۱-۶۶

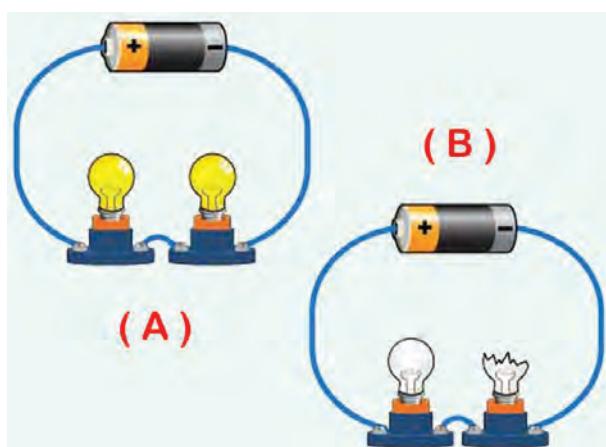

شکل ۱-۶۷

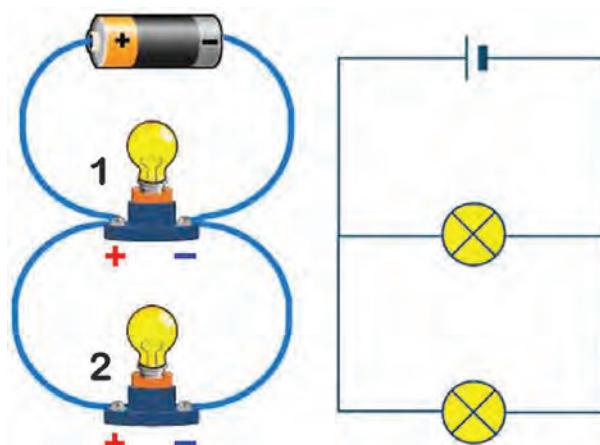


شکل ۱-۶۸

۱۳-۱-۱- مدار سری: در صورتی که اجزای مدار، مطابق شکل ۱-۶۶، با یکدیگر مرتبط شوند نوع مدار را مدار سری می‌گویند. در این روش ترمینال مثبت باتری به ترمینال مثبت اولین مصرف‌کننده (A)، ترمینال منفی اولین مصرف‌کننده به ترمینال مثبت دومین مصرف‌کننده (B)، ... و ترمینال منفی آخرین مصرف‌کننده به باتری (منبع تغذیه) وصل می‌شود.


به دلیل این که در مدار سری فقط یک مسیر برای عبور جریان الکتریکی (I) وجود دارد، لذا شدت جریان الکتریکی در مدار مقدار ثابتی است. در این روش اتصال، در صورتی که یکی از مصرف‌کننده‌ها یا اجزای مدار آسیب ببینند جریان الکتریکی مدار قطع می‌شود. در شکل ۱-۶۷A، برقراری جریان الکتریکی در مدار (وصل بودن مدار الکتریکی) و در شکل ۱-۶۷B، قطع شدن مدار در اثر معیوب شدن یکی از لامپ‌ها دیده می‌شود.

۱۳-۱-۲- مدار موازی: در صورتی که سیم‌کشی اجزای مدار، مطابق شکل ۱-۶۸، صورت گیرد مدار را نوع مدار موازی گویند. در این نوع مدار ترمینال مثبت باتری به ترمینال مثبت مصرف‌کننده‌ی اول و ترمینال مثبت مصرف‌کننده‌ی دوم و... و ترمینال منفی باتری به ترمینال منفی مصرف‌کننده‌ها وصل می‌شود.

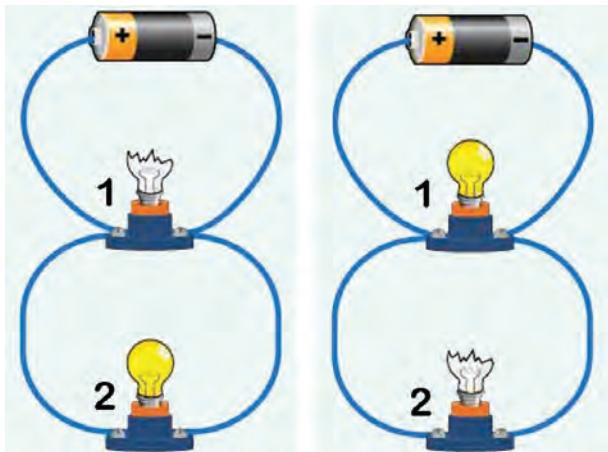


شکل ۱-۶۹

در مدار موازی، به دلیل این که هر کدام از مصرف‌کننده‌ها مستقیماً به منبع تولید انرژی (باتری) متصل می‌شوند، لذا ولتاژ در همه‌ی شاخه‌ها با هم مساوی‌اند. در این روش، در صورتی که هریک از مصرف‌کننده‌ها یا اجزای مدار معیوب شوند، به سایر شاخه‌ها (مدارهای دیگر) آسیبی وارد نمی‌شود. همان‌طور که در شکل ۱-۶۹ ۱ دیده می‌شود، نه معیوب شدن لامپ شماره‌ی (۱) در مدار لامپ شماره‌ی (۲) تأثیر می‌گذارد و نه معیوب شدن لامپ شماره‌ی (۲) عاملی برای قطع شدن مدار الکتریکی لامپ شماره‌ی (۱) می‌گردد.

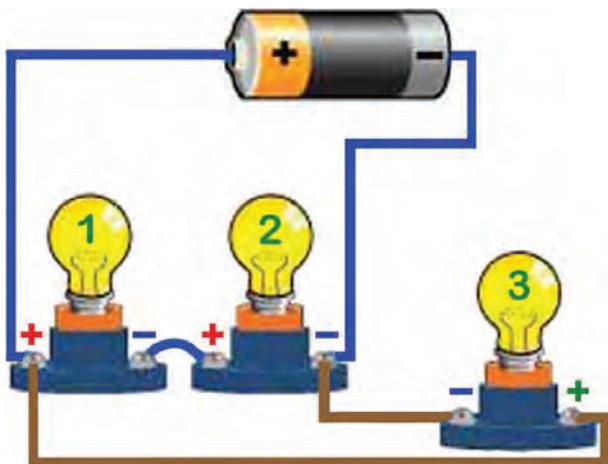

شکل ۱-۷۰

**۱-۱۳-۳-۱- مدار مختلط:** این روش ترکیبی از روش مدار سری و مدار موازی است توضیح این که تعدادی از مصرف‌کننده‌ها به روش سری و تعدادی دیگر به روش موازی در مدار قرار می‌گیرند و به منبع انرژی متصل می‌شوند. در شکل ۱-۷۰، لامپ‌های شماره‌ی (۱) و شماره‌ی (۲) به روش سری و لامپ شماره‌ی (۳) به روش موازی به باتری وصل شده‌اند.

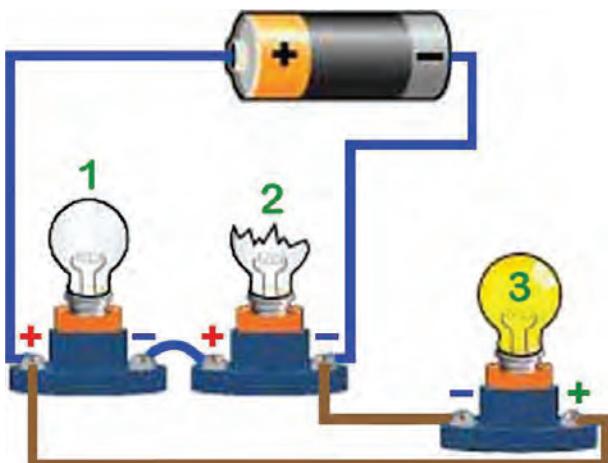


شکل ۱-۷۱

در این نوع روش اتصال (مختلط)، به دلیل این که یک مسیر برای عبور جریان الکتریکی (۱) برای لامپ‌های شماره‌ی (۱) و شماره‌ی (۲) وجود دارد، لذا در صورت معیوب شدن هر کدام از لامپ‌های شماره‌ی (۱) و (۲)، لامپ دیگر خاموش می‌شوند. ولی لامپ شماره‌ی (۳)، به دلیل این که با لامپ‌های شماره‌ی (۱) و شماره‌ی (۲) موازی است و مستقیماً به باتری (منبع انرژی) وصل شده، روشن می‌ماند. در شکل ۱-۷۱، اثر معیوب شدن لامپ شماره‌ی (۲) نشان داده شده است. گفتنی است اگر لامپ شماره‌ی (۳) معیوب شود لامپ‌های شماره‌ی (۱) و (۲) روشن می‌مانند.

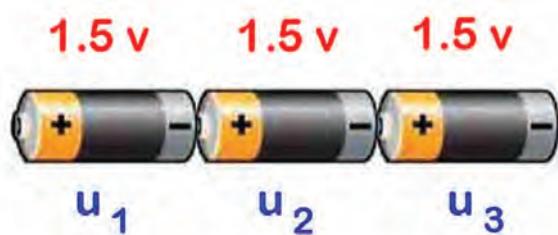
## ۱۴-۱- اتصال باتری‌ها

باتری‌ها را نیز می‌توان به روش موازی و یا روش سری به یکدیگر متصل نمود.




$$U = u_1 + u_2 + u_3$$

شکل ۱-۷۲- اتصال سری باتری‌ها

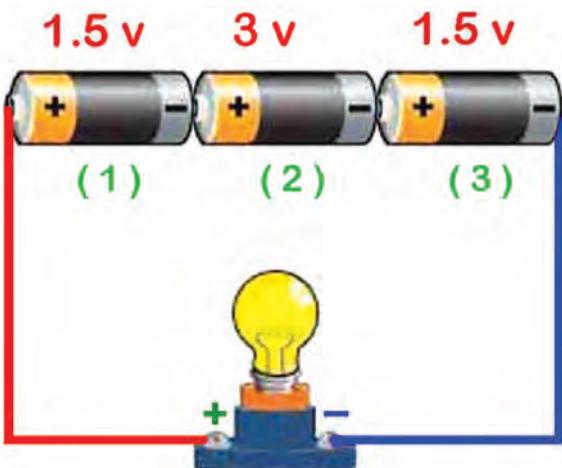

شکل ۱-۷۳

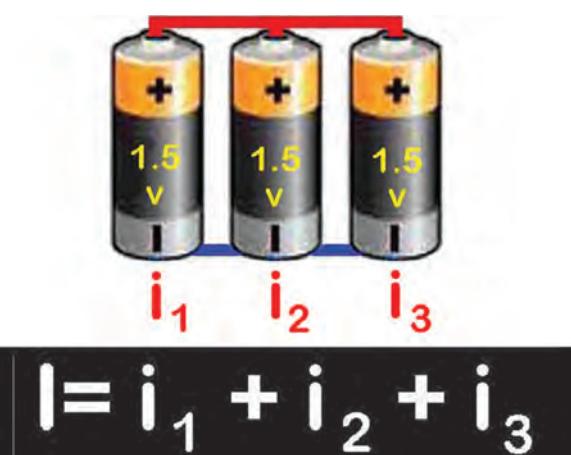

شکل ۱-۷۴

اگر چند باتری را طوری به یکدیگر اتصال دهیم که قطب منفی باتری اول به قطب مثبت باتری دوم و قطب منفی باتری دوم به قطب مثبت باتری سوم و... متصل شود این نوع اتصال را «سری» گویند. این روش اتصال زمانی کاربرد دارد که ولتاژ مورد نیاز مدار از ولتاژ یک باتری بیشتر باشد. در روش اتصال سری باتری‌ها، ولتاژ کل برابر مجموع ولتاژ هریک از باتری‌ها است:

$$u = u_1 + u_2 + \dots + u_n$$

در شکل ۱-۷۲، اتصال سری سه عدد باتری  $1/5$  ولتی نشان داده شده است.

در روش اتصال سری باتری‌ها، مساوی بودن ولتاژ باتری‌ها ضرورتی ندارد و می‌توان چند باتری با ولتاژ متفاوت را به یکدیگر و به روش سری متصل نمود. در مدار شکل ۱-۷۳، سه عدد باتری با ولتاژهای  $1/5$  و  $3$  ولت (که به روش سری به یکدیگر متصل شده‌اند) دیده می‌شود. برای محاسبه‌ی ولتاژ مدار به ترتیب زیر عمل می‌شود:

$$u = u_1 + u_2 + u_3$$

$$u = \frac{1}{5} \cdot 3 + \frac{1}{5} \cdot 3 = 6 \text{ ولت}$$

- اگر قطب مثبت چند باتری را به هم وصل کنیم و قطب منفی آن‌ها را نیز به یکدیگر اتصال دهیم این نوع روش اتصال را، اتصال موازی گویند. از اتصال موازی باتری‌ها زمانی استفاده می‌شود که جریان مورد نیاز مدار از میزان جریان دهنی یک باتری بیشتر باشد.


در روش اتصال موازی باتری‌ها، جریان مصرفی مدار با مجموع شدت جریان هریک از باتری‌های مدار برابر است:

$$I = i_1 + i_2 + i_3 + \dots + i_n$$

در شکل ۱-۷۴، اتصال موازی سه عدد باتری  $1/5$  ولتی نشان داده شده است.

– در روش اتصال موازی باتری‌ها، مساوی بودن ولتاژ همه‌ی باتری‌ها لازم و ضروری است و نمی‌توان چند باتری با ولتاژ متفاوت را به روش موازی به یکدیگر متصل نمود.

توجه: در اتصال موازی باتری‌ها ولتاژ دو سر مدار همواره ثابت است.

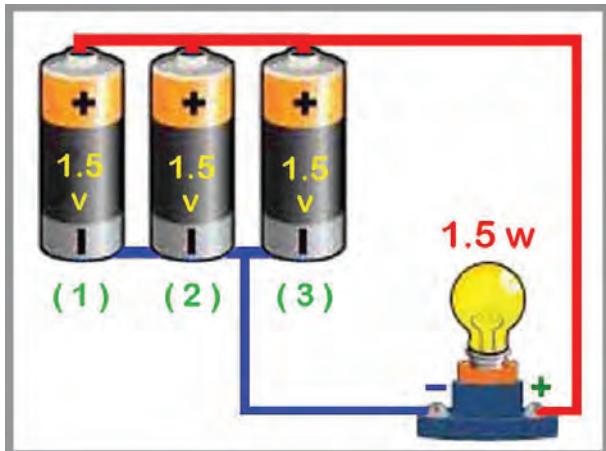


شکل ۱-۷۵

در مدار شکل ۱-۷۵، سه عدد باتری  $1/5$  ولتی، که به روش موازی به یکدیگر متصل شده‌اند، دیده می‌شود. مقدار جریان مدار برابر است با :

$$P = u \cdot I$$

$$1/5_{(W)} = 1/5 \times I \quad I = 1 \text{ (A)}$$

آمیر

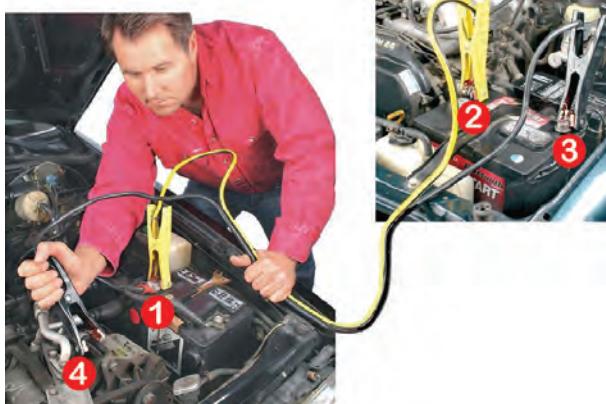


شکل ۱-۷۶

– باتری مورد استفاده در خودروهای سواری ۱۲ ولتی است و در صورتی که برای راه‌اندازی خودرو در هنگام دشارژ (تخلیه) باتری به باتری کمکی نیاز باشد باتری کمکی را به روش اتصال موازی به باتری خودرو متصل می‌کنند. برای وصل نمودن باتری‌ها از دو عدد کابل رابط، که ابتدا و انتهای کابل‌ها به گیره‌های عایق‌دار وصل شده‌اند، استفاده می‌شود. معمولاً رنگ عایق کابل‌ها و گیره‌ها را از دو رنگ متفاوت انتخاب می‌کنند تا از اشتباه در اتصال ترمینال باتری‌ها جلوگیری شود. در شکل ۱-۷۶، نحوه اتصال باتری‌ها نشان داده شده است :

– ترمینال مثبت باتری به وسیله‌ی گیره‌ی شماره‌ی (۱) به ترمینال مثبت باتری کمکی وصل شده است (گیره‌ی شماره‌ی ۲).

– ترمینال منفی باتری کمکی با استفاده از گیره‌ی شماره‌ی (۳) سیم رابط مشکی رنگ، به بدنه‌ی خودرو به وسیله‌ی گیره‌ی شماره‌ی (۴) متصل می‌شود (ترمینال منفی باتری به بدنه‌ی خودرو متصل است).

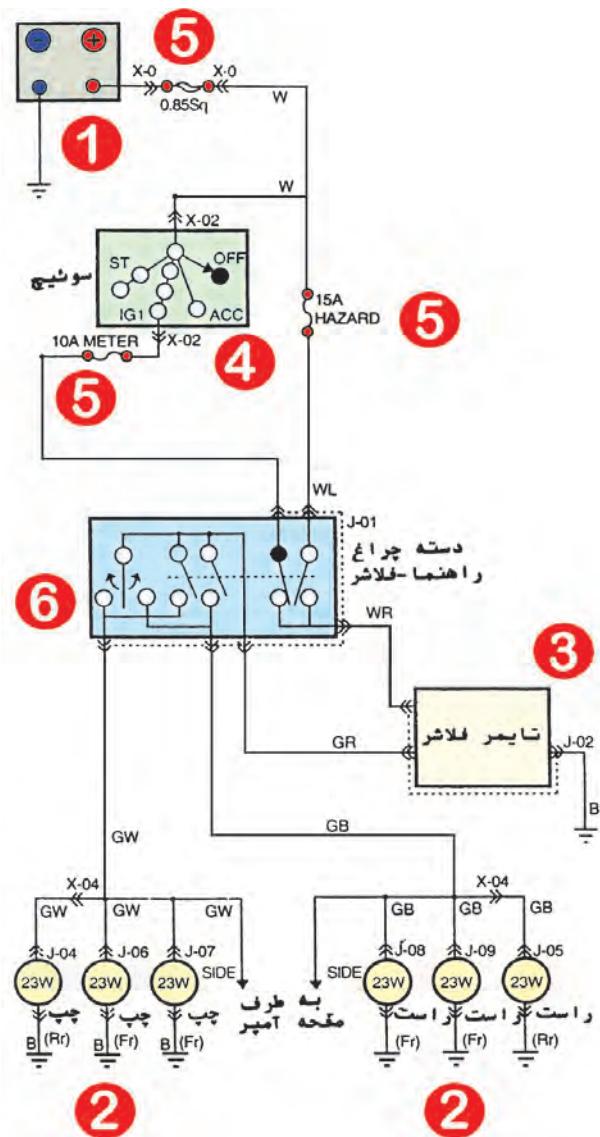

شکل ۱-۷۷- نمودار مدار الکتریکی چراغ‌های راهنمای

**۱-۱۵- سیم‌کشی اجزای مدار الکتریکی در خودرو**  
در سیم‌کشی مدارهای الکتریکی خودروها، از روش‌های موازی و سری برای برقراری ارتباط مابین اجزای مدار استفاده می‌شود. روش اتصال موازی برای سیم‌کشی مصرف‌کننده‌ها و دستگاه‌های الکتریکی خودرو کاربرد دارد و از روش سری برای اتصال فیوزها و سوئیچ‌های راهنمای مدارهای الکتریکی استفاده می‌شود.

در نمودار مدار الکتریکی چراغ‌های راهنمای یک نوع خودرو، که در شکل ۱-۷۷ نشان داده شده است، اجزایی که به روش موازی در مدار قرار گرفته‌اند عبارت‌اند از :

- باتری یا منبع انرژی (شماره‌ی ۱) :
- چراغ‌های راهنمای (شماره‌ی ۲) :
- تایمر فلاش (شماره‌ی ۳) .


اجزای دیگر مدار که به روش سری سیم‌کشی شده‌اند، عبارت‌اند از :

- سوئیچ اصلی موتور یا سوئیچ سیستم جرقه (شماره‌ی ۴) :
  - فیوز (شماره‌ی ۵) :
  - دسته چراغ راهنمای و فلاش (شماره‌ی ۶) .
- \* با توجه به این که سیم‌کشی دستگاه‌های مولد جریان الکتریکی و کلیه‌ی مصرف‌کننده‌ها در خودرو به روش موازی صورت می‌گیرد، لذا ولتاژ مدار با ولتاژ مولد جریان الکتریکی برابر است.


مدارهای الکتریکی همواره در دو وضعیت قرار دارند :

- مدار باز :
- مدار بسته.

- وضعیت مدار باز زمانی است که سوئیچ، ارتباط باتری را از یک یا چند مصرف‌کننده قطع می‌کند. در این حالت مدار الکتریکی در حالت مدار باز دیده می‌شود. وضعیت مدار بسته شرایطی است که ارتباط اجزای مدار الکتریکی به‌وسیله‌ی سوئیچ برقرار می‌گردد و جریان الکتریکی در مدار جاری می‌شود. در شکل ب-۱-۷۸، حالت مدار بسته و موقعیت اجزای مدار دیده می‌شود.

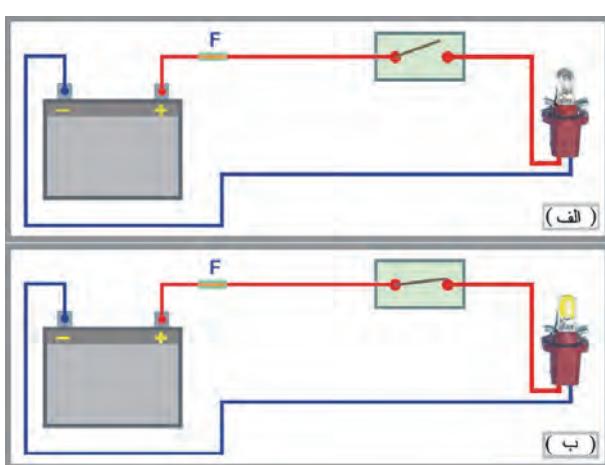

شکل ۱-۷۸- حالت مدار بسته و موقعیت اجزای مدار دیده

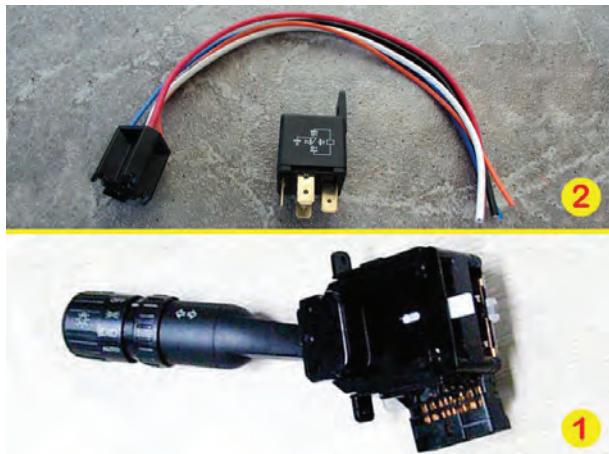

شکل ۱-۷۹

## ۱-۱۶-۱- انواع سوئیچ‌های به کار رفته در مدارهای الکتریکی خودروها

آسان‌ترین راه برای کنترل جریان الکتریکی یک مدار استفاده از سوئیچ است. سوئیچ‌ها می‌توانند:

- مستقیماً برای کنترل جریان الکتریکی به کار گرفته شوند، مانند سوئیچ‌های روشنایی؛
- به‌طور خودکار، جریان الکتریکی مدار دیگری را کنترل کند، مانند رله‌ها.

- در شکل ۱-۷۹، سوئیچ‌چراغ‌های روشنایی با شماره‌ی (۱) و رله با شماره‌ی (۲) دیده می‌شود.

سوئیچ‌ها، که در لفظ عامه کلید نیز گفته می‌شود، از نظر

عملکرد به دو نوع تقسیم می‌شوند:

- سوئیچ‌های دستی (مکانیکی)
- سوئیچ‌های اتومات یا خودکار

سوئیچ‌های دستی مکانیکی توسط راننده‌ی خودرو فعال می‌شود و جریان الکتریکی مدار را برقرار می‌کند (مدار بسته).

این سوئیچ‌ها در انواع مختلفی طراحی و ساخته می‌شوند. در شکل ۱-۸۰، ارتباط داخلی این سوئیچ‌ها نشان داده شده است:


- سوئیچ دستی یک قطبی یک راهه (یک حالتی) با شماره‌ی (۱)؛

- سوئیچ دستی یک قطبی دو راهه (دو حالتی) با شماره‌ی (۲)؛

- سوئیچ دستی دو قطبی یک راهه (یک حالتی) با شماره‌ی (۳)؛

- سوئیچ دستی دو قطبی دو راهه (دو حالتی) با شماره‌ی (۴)؛

- لازم است توضیح دهیم که کلمه‌ی «قطب» تعداد مدارهای ورودی به سوئیچ و «راه» تعداد مدارهای خروجی از سوئیچ را مشخص می‌کند.

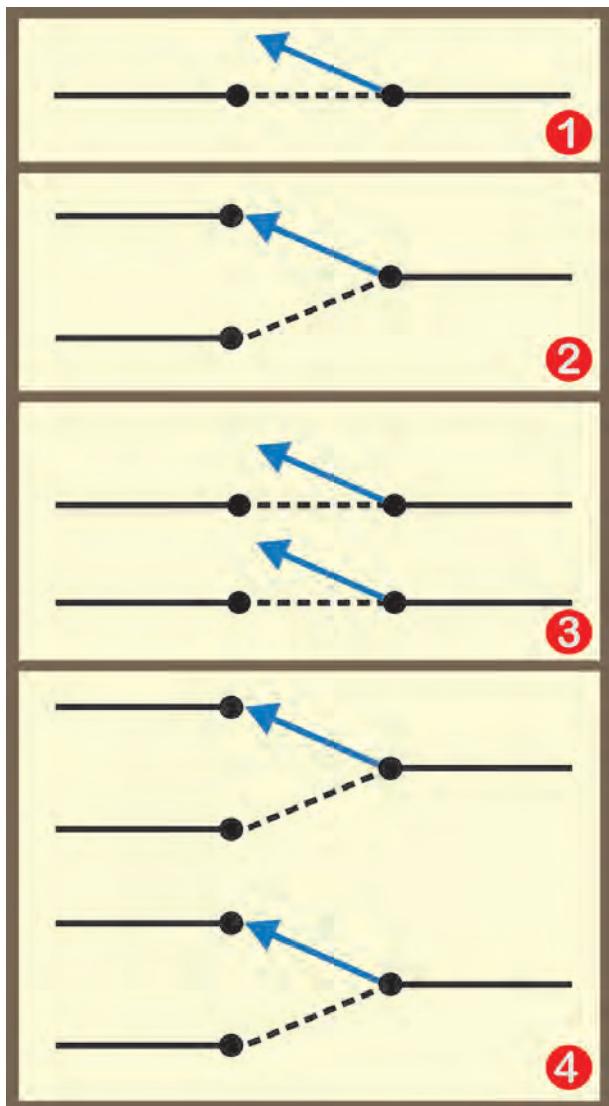


شکل ۱-۸۰



شکل ۱-۸۱

- انواع سوئیچ‌های مکانیکی عبارت اند از :
  - نوع فشاری، مانند سوئیچ لای در اتاق خودرو، سوئیچ بوق و سوئیچ سیستم دزدگیر قسمت در موتور و ...؛
  - نوع لغزشی مانند سوئیچ راهنمای، سوئیچ راه‌انداز شیشه گرم کن و ...؛
  - نوع چرخشی، مانند سوئیچ اصلی موتور (سوئیچ جرقه)، سوئیچ راه‌انداز فن بخاری و کولر و ... .
- در شکل ۱-۸۱، چند نوع سوئیچ مکانیکی مورد استفاده در خودروها نشان داده شده است.

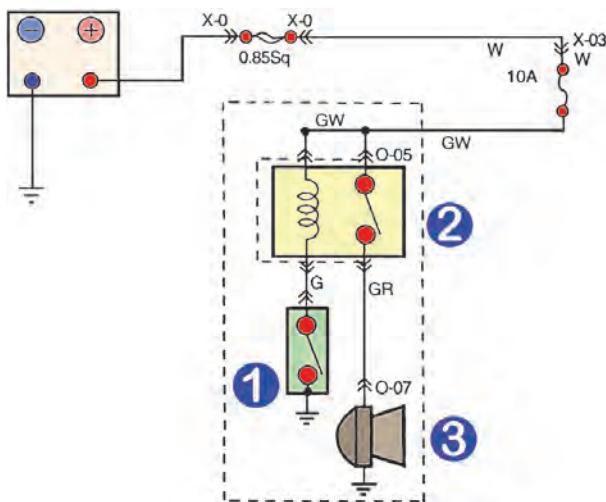

شکل ۱-۸۲

سوئیچ‌های خودکار یا اتومات به سوئیچ‌هایی گفته می‌شود که پس از فعال شدن، مدار الکتریکی دیگری را نیز راه‌اندازی می‌کنند، مانند رله که با عبور جریان الکتریکی از سیم‌پیچ داخل آن ارتباط اجزای مدار الکتریکی دیگری را برقرار می‌کند. در شکل ۱-۸۲، نمودار الکتریکی بوق خودرویی که به رله مجهرز است نشان داده شده است. با فعال شدن سوئیچ مکانیکی نوع فشاری یک حالت (شستی بوق، شماره‌ی ۱)، جریان الکتریکی از سیم‌پیچ داخل رله (شماره‌ی ۲) عبور می‌کند و حوزه‌ی مغناطیسی ایجاد شده در آن اتصال پلاتین‌های رله شده را برقرار می‌سازد و جریان الکتریکی مورد نیاز بوق (شماره‌ی ۳) از مدار دیگری برقرار می‌شود.




شکل ۱-۸۳

- سوئیچ‌های دیگری نیز در خودروها مورد استفاده قرار می‌گیرند که کارشان براساس تغییرات دما یا تغییر فشار مایع است و مدارهای الکتریکی سیستم‌های هشداردهنده و اخطار خودرو را راه‌اندازی می‌کنند. در شکل ۱-۸۳، دو نوع از این سوئیچ‌ها دیده می‌شود :
- حسگر (سنسور) درجه‌ی حرارت آب با شماره‌ی (۱)،
  - حسگر فشار روغن با شماره‌ی (۲).

## ۱۷- آشنایی با نقشه و علائم مدارهای الکتریکی

در نقشه‌ی مدارهای الکتریکی، با استفاده از نمادها و علائم قراردادی، ارتباط بین اجزای مدارها (از قبیل منبع انرژی، مولد جریان الکتریکی، مصرف کننده‌ها، دستگاه‌های الکتریکی، سوئیچ‌ها و حفاظت کننده‌های مدارها) نشان داده می‌شود.

استفاده از نقشه‌ی مدارهای الکتریکی و دسترسی به ارتباط بین اجزای مدارها در عیب‌یابی و رفع عیب اجزای آن‌ها نقش بهسزایی دارد. از این‌رو، شرکت‌های خودروسازی نقشه‌ی مدارهای الکتریکی خودرو را در کتاب راهنمای تعمیرات خودروها ارائه می‌کنند. برای مثال، در شکل ۱-۸۴ نمودار مدار الکتریکی ساعتی یک نوع خودرو نشان داده شده است.

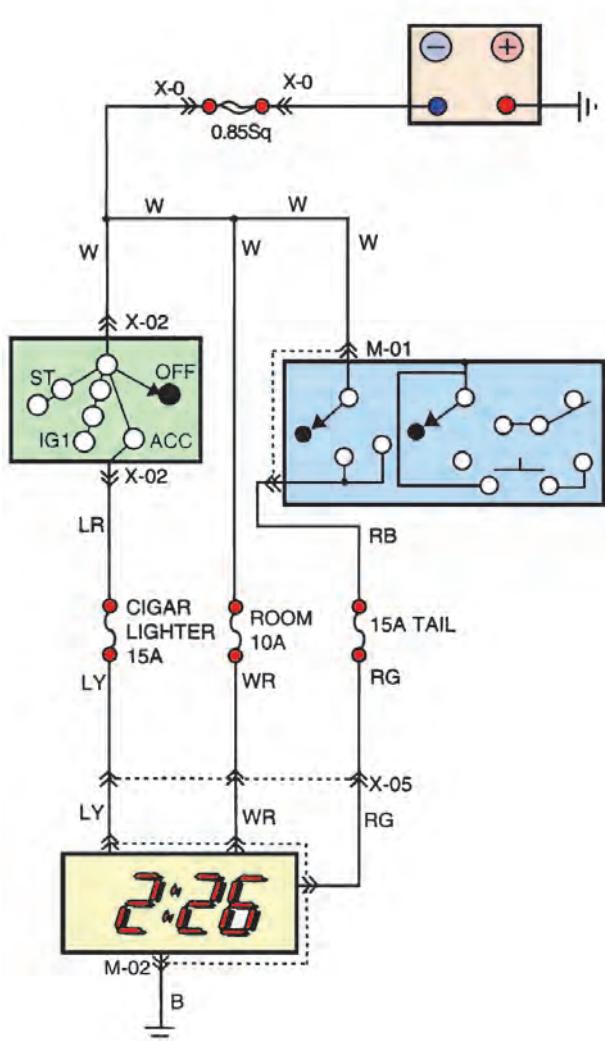


شکل ۱-۸۴- نمودار الکتریکی ساعت خودرو

مدارهای الکتریکی را معمولاً به دو صورت ترسیم می‌کند:

- با علائم قراردادی؛
- به صورت شماتیک.

در شکل ۱-۸۵، یک نوع نقشه‌ی مدار الکتریکی، که با علائم قراردادی رسم شده است، دیده می‌شود.

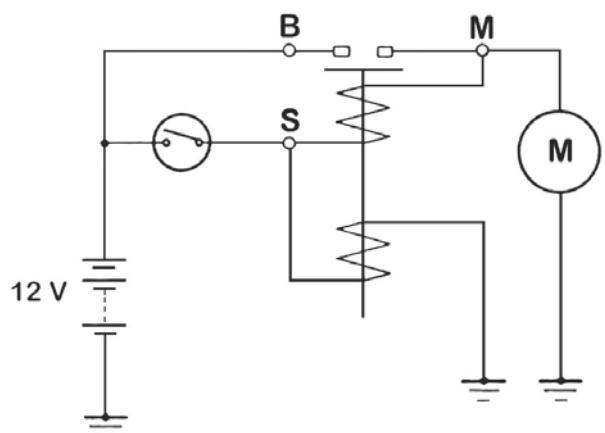

شکل ۱-۸۵