

## واحد کار دوم

### نقشه‌کشی و نقشه‌خوانی برق

هدف کلی

نقشه‌خوانی و نقشه‌کشی مدارهای روشنایی، تابلوها و ماشین‌های الکتریکی

هدف‌های رفتاری: فرآگیر پس از پایان این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- مدارهای روشنایی و خبری را رسم کند.
- ۲- مدار سلول فتوالکتریک را رسم کند.
- ۳- مدارهای دستگاه‌های اندازه‌گیری تک‌فاز و سه‌فاز را رسم کند.
- ۴- علامت اختصاری مدار ژنراتور سه‌فاز را رسم کند.
- ۵- مدار راه‌اندازی الکتروموتورهای سه‌فاز توسط کلیدهای دستی و کنتاکتوری را رسم کند.
- ۶- مدار راه‌اندازی الکتروموتورهای تک‌فاز توسط کلیدهای دستی و کنتاکتوری را رسم کند.

ساعات آموزش		
جمع	عملی	نظری
۳۸	۱۸	۲۰

## پیش آزمون (۲)

۱- علامت  به ترتیب چه نوع کلیدی را نشان می دهد؟

الف - یک پل، تبدیل

ب - یک پل، دوپل

ج - تبدیل، سری

د - تبدیل، سری

۲- علامت  نشانه‌ی چیست؟

الف - کلید مغناطیسی یک فاز

ب - کلید حرارتی یک فاز

ج - کلید مینیاتوری یک فاز

د - کلید حرارتی سه فاز

۳- علامت  روی چه دستگاهی مشاهده می شود؟

الف - دستگاه اندازه‌گیری با آهنربای دائم قاب گردان

ب - دستگاه اندازه‌گیری الکترودینامیکی

ج - دستگاه اندازه‌گیری الکترومغناطیسی

د - دستگاه اندازه‌گیری حرارتی

۴- علامت  چیست؟

الف - استوپ

ب - استارت

ج - میکروسویچ

د - کن tact باز کن tactور

۵- علامت  و  به ترتیب نشانه‌ی چه نوع بویینی است؟

الف - بویین رله‌ی مغناطیسی، بویین رله‌ی زمانی تأخیر در قطع

ب - بویین رله‌ی زمانی، بویین کن tactور

ج - بویین کن tactور، بویین رله‌ی زمانی تأخیر در وصل

د - بویین رله‌ی زمانی تأخیر در قطع، بویین رله‌ی زمانی تأخیر در وصل

## ۱-۲- علائم اختصاری مدارهای روشنایی

علامت	شرح	علامت	شرح
_____	سیم به طور کلی	— — —	شاخک دو شاخه‌ی برق
	سیم حفاظتی (سیم ارت)	—	پریز ساده
	سیم نول		پریز با اتصال زمین
	اتصال دو سیم غیرقابل بازشو	X	چراغ به طور کلی
/// / //	سیم نصب شده روی کار	♂	کلید یک پل
	سیم نصب شده داخل کار	♀	کلید سری (دو پل)
/// //	سیم نصب شده زیر کار		کلید تبدیل
	سیم در جای مرطوب		کلید صلیبی
	اتصال غیرقابل قطع		کنتاکت باز
	اتصال قابل قطع (پیچی)		کنتاکت باز و بسته
	محفظه	— — — — —	اهرم کلید که با فشار دست کار می‌کند و با حرکت نوسانی و دارای ضامن نگهدارنده است.
	محل اتصال سیم محافظه (سیم ارت)	F — — — —	اهرم کلید قطع و وصل که خود به خود برنگشته و با فشار دست بر می‌گردد

شکل ۱-۲

## ۲-۲-۱- انواع نقشه‌های مدارهای روشنایی


نقشه‌های مدارهای روشنایی به صورت‌های یک خطی

(فنی)، گسترده و چندخطی (حقیقی) رسم می‌شوند.

### ۲-۲-۲- نقشه‌ی مدارهای یک خطی (فنی): در


نقشه‌ی فنی، مسیر سیم‌ها به صورت افقی و عمودی یک خطی رسم شده و همه‌ی اطلاعات مورد نیاز برای انجام کار بدون ارائه جزئیات مدار، مانند تعداد و نوع سیم‌ها و لوله‌ها، روکار یا توکار، بدون سیم‌کشی و مشخصات وسایل به ساده‌ترین صورت ممکن داده می‌شود.

کلید یک‌پل روکار =  $Q_1$   
 پریز ارتدار =  $X_1$   
 $1/N/PE \sim 50Hz$   
 یک فاز / نول / ارت جریان  
 متداول  $50$  هرتز  $220V$ ،  $220V$ ،  $50Hz \sim 1/N/PE$   
 محل خشک =  $t$   
 سیم عایق مسی افشار نمره  $1/5$  NYIFCU $1/5mm^2$   
 اعداد روی خطوط = تعداد سیم‌ها

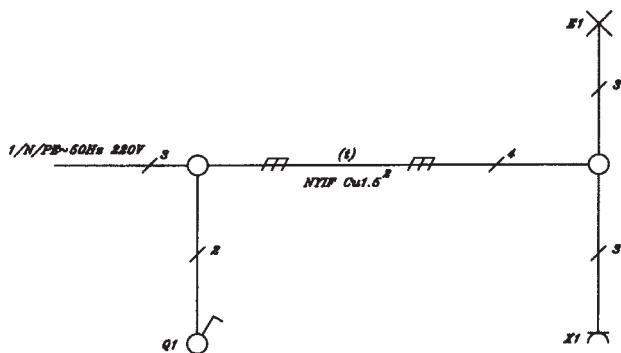

شکل ۲-۲- نقشه فنی یا تک خطی

شکل ۲-۲- نقشه فنی مدار کلید یک‌پل با یک لامپ و یک پریز ارتدار<sup>۱</sup> تک فاز را نشان می‌دهد. در شکل ۲-۲-۲،  $Q_1$  کلید یک‌پل روکار،  $X_1$  پریز ارتدار و شبکه  $1/N/PE \sim 50Hz 220V$  به معنی یک فاز / نول / سیم محافظ (ارت) جریان متداول  $50$  هرتز /  $220$  ولت،  $t$  محل خشک می‌باشد.  $2$  NYIFCU $1/5mm^2$  سیم عایق PVC قابل انعطاف (افشار) مسی نمره  $1/5mm^2$  و اعداد روی خطوط، تعداد سیم‌ها را نشان می‌دهد.

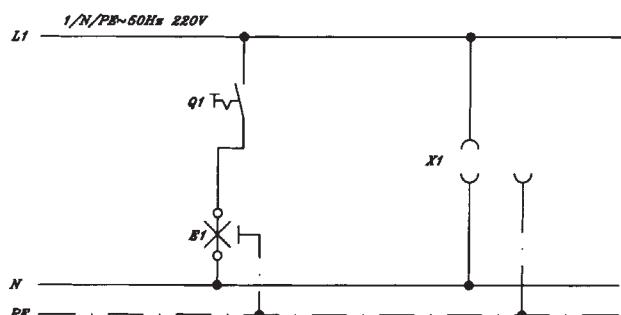

شکل ۲-۳- شمای گسترده (مسیر جریان) مدار کلید یک‌پل و پریز

### ۲-۲-۲- نقشه‌ی مدارهای گسترده یا نقشه‌ی مسیر

جریان: مدار گسترده بدون مشخص کردن جای وسایل به ساده‌ترین صورت، عملکرد مدار را نشان می‌دهد. برای این که مدار بهتر فهمیده شود از این نقشه استفاده می‌شود که در آن فاز و نول در دو طرف و وسایل الکتریکی بین آن‌ها رسم می‌شود.

شکل ۳-۲- نقشه‌ی مسیر جریان کلید یک‌پل با لامپ رشته‌ای و پریز تک فاز با سیم اتصال به زمین<sup>۲</sup> را نشان می‌دهد.

لامپ =  $E_1$

کلید روشنایی =  $Q_1$

پریز =  $X_1$

۱- سیم محافظ

۲- ارت


### ۲-۲-۳- نقشه‌ی چندخطی (حقیقی):

اتصال سیم‌ها به کلیدها و پریزها و جعبه تقسیم و ورودی فاز و نول و ارت را نشان می‌دهد. سیم‌ها به تعداد مورد لزوم در نقشه کشیده می‌شود و محل وسایل الکتریکی را در جای خود نشان می‌دهد.

از این نقشه در مونتاژ مدارها استفاده می‌شود.

### ۲-۴- نقشه چندخطی کلید یک پل با لامپ رشته‌ای

و پریز یک فاز ارتدار و جعبه تقسیم‌ها را نشان می‌دهد.

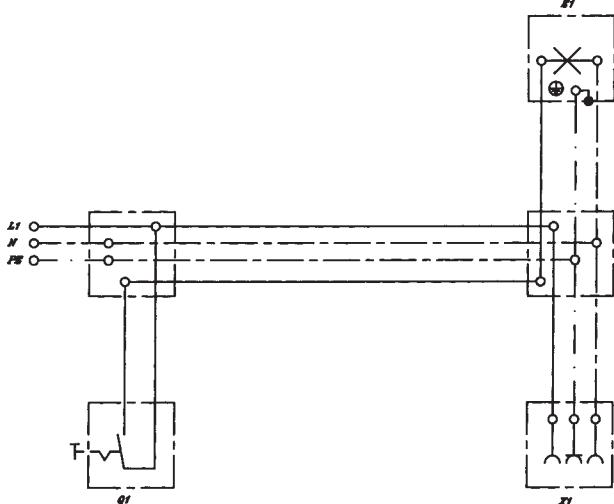


شکل ۲-۴- شمای حقیقی مدار کلید یک پل با پریز

### ۲-۳- نقشه‌کشی مدارهای روشنایی

نقشه‌ی فنی، نقشه‌ی گسترده و نقشه‌ی چندسیمه‌ی مدار روشنایی یک پل در ردیف ۲ شرح داده شد. نقشه‌ی مسیر جریان کلید سری و پریز ارتدار یک فاز در شکل ۲-۵ و نقشه‌های فنی و چندسیمه‌ی این مدار در شکل‌های ۲-۶ و ۲-۷ نشان داده شده است.

توضیح این که توسط کلید سری، دو سری لامپ را می‌توان به طور جداگانه روشن و خاموش نمود.

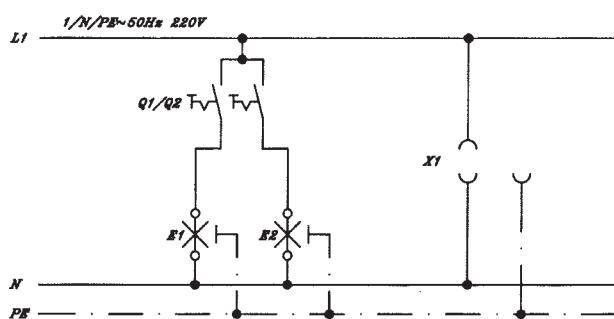

شکل ۲-۵- شمای گسترده (مسیر جریان) مدار کلید سری و پریز


= کلید سری  $Q_1$

= پریز یک فاز ارتدار  $X_1$

و = لامپ رشته‌ای  $E_2$   $E_1$


نقشه مسیر جریان

این نقشه کنترل دو لامپ  $E_1$  و  $E_2$  با دو کلید جداگانه  $Q_1$  و  $Q_2$  و همچنین یک پریز  $X_1$  را نشان می‌دهد.  
نقشه فنی مدار کلید سری با دو لامپ و یک پریز یک فاز  
ارت‌دار

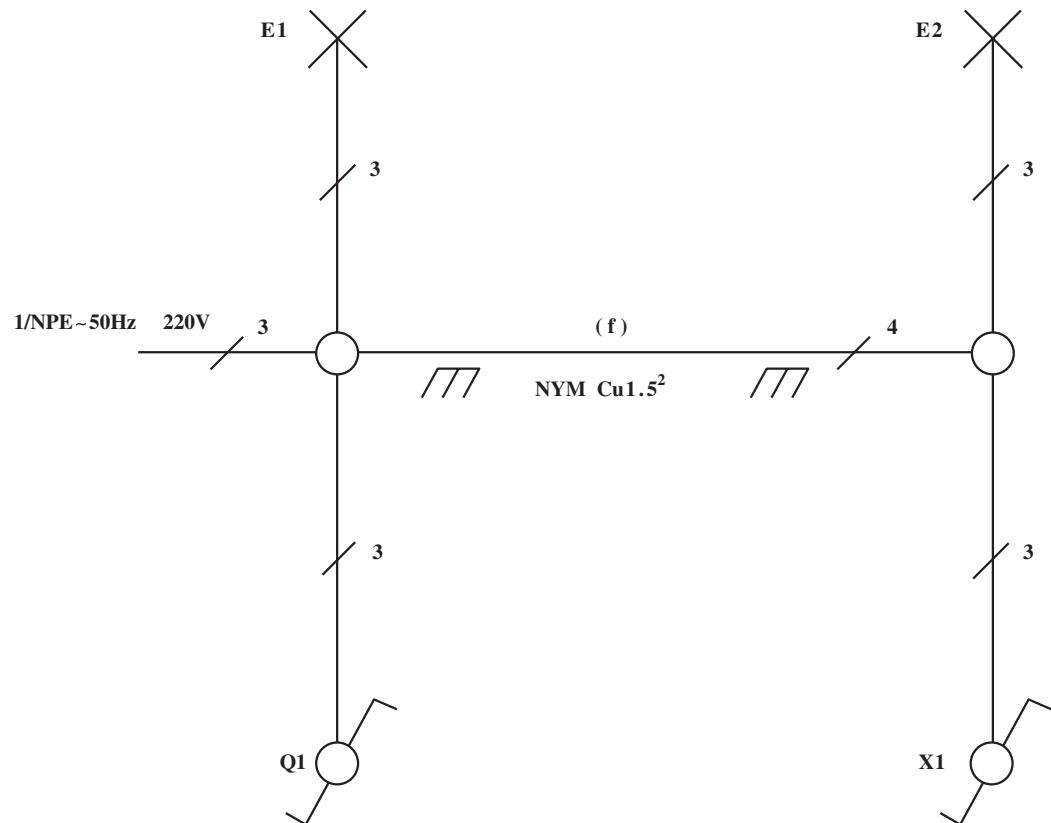


شکل ۶-۲- شمای فنی مدار کلید سری

نقشه‌ی چندسیمه‌ی (واقعی) کلید سری با دو لامپ و  
پریز یک فاز ارتدار

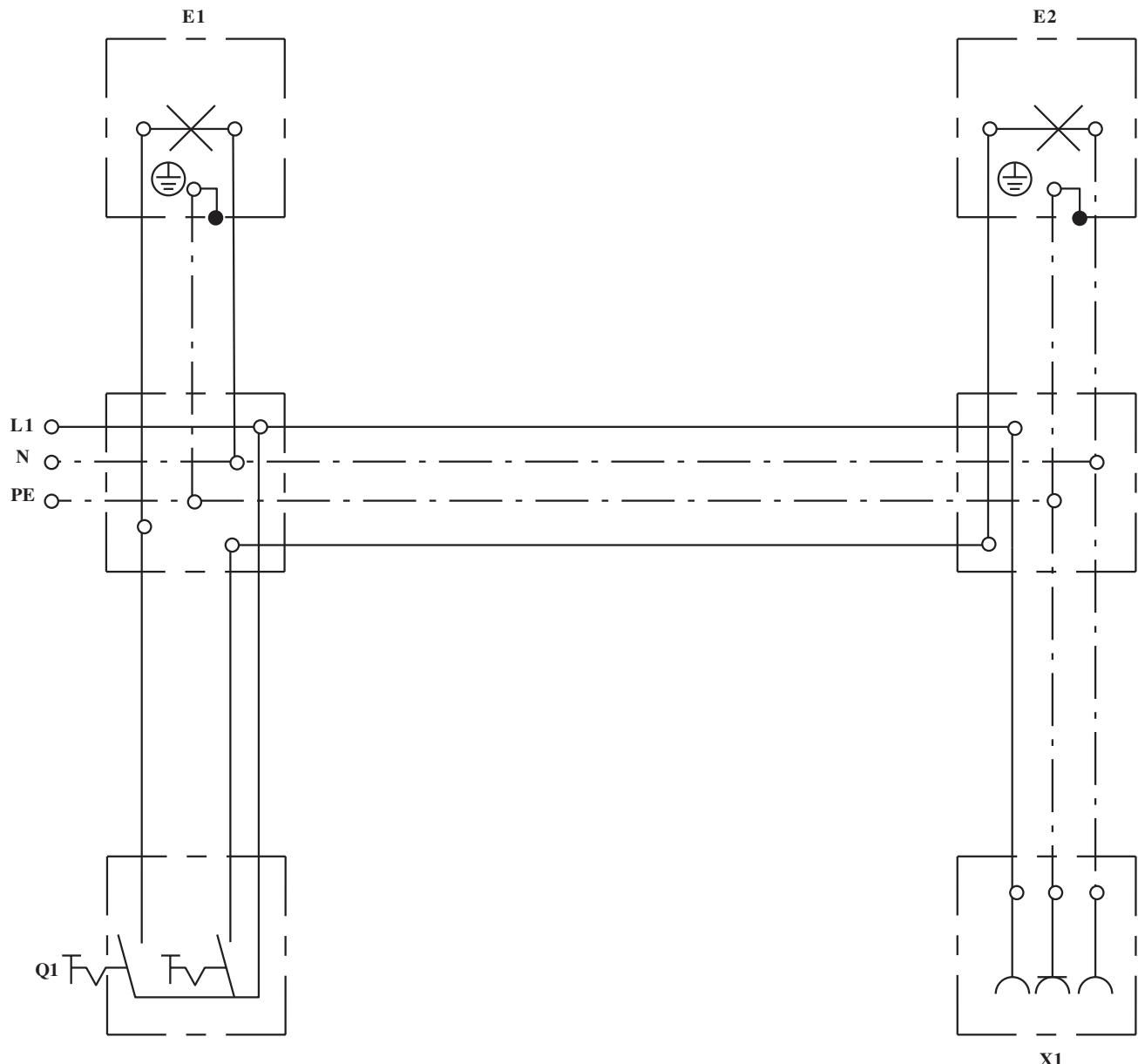

شکل ۷-۲-۷ - شمای حقیقی مدار کلید سری با پریز

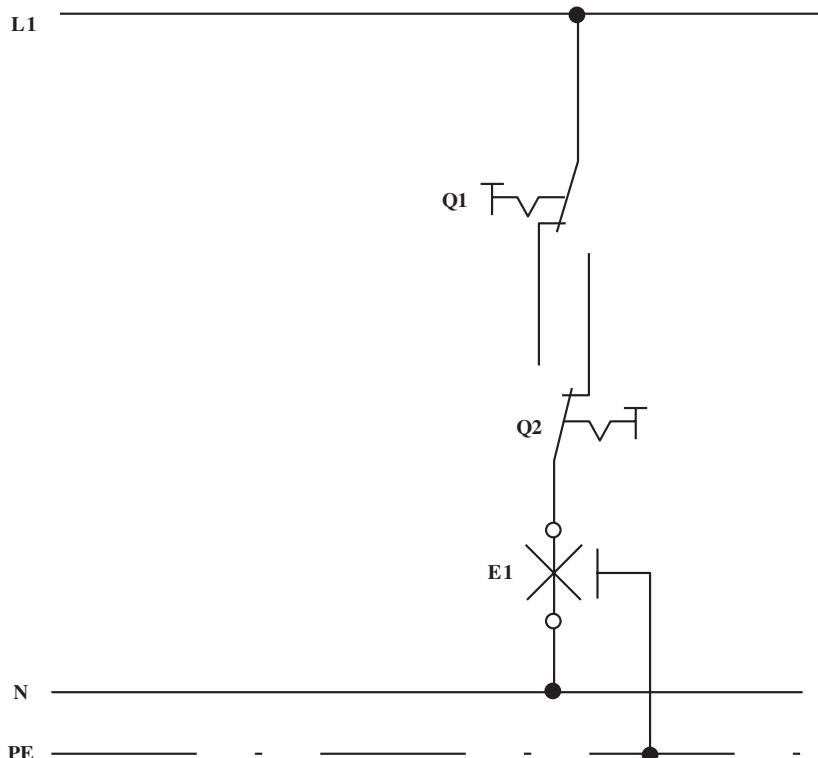


شکل ۲-۸- شمای مسیر جریان کلید تبدیل

**۲-۳- نقشه کشی مدار**

روشنایی کلید تبدیل با یک لامپ (کنترل یک لامپ از دو نقطه): برای کنترل یک لامپ (روشن و خاموش کردن یک لامپ) از دو محل، از دو کلید تبدیل استفاده می‌شود که فاز به پیچ مشترک یک کلید و دو پیچ‌های غیرمشترک به هم وصل شده و پیچ مشترک کلید تبدیل دیگر به لامپ و طرف دیگر لامپ به نول وصل می‌شود.

**شکل ۲-۸** مدار گستردگی (مسیر جریان) کلید تبدیل با یک لامپ را نشان می‌دهد.

**شکل ۲-۹** نقشه‌ی فنی (تک سیمه) کلید تبدیل همراه یک لامپ را نشان می‌دهد.

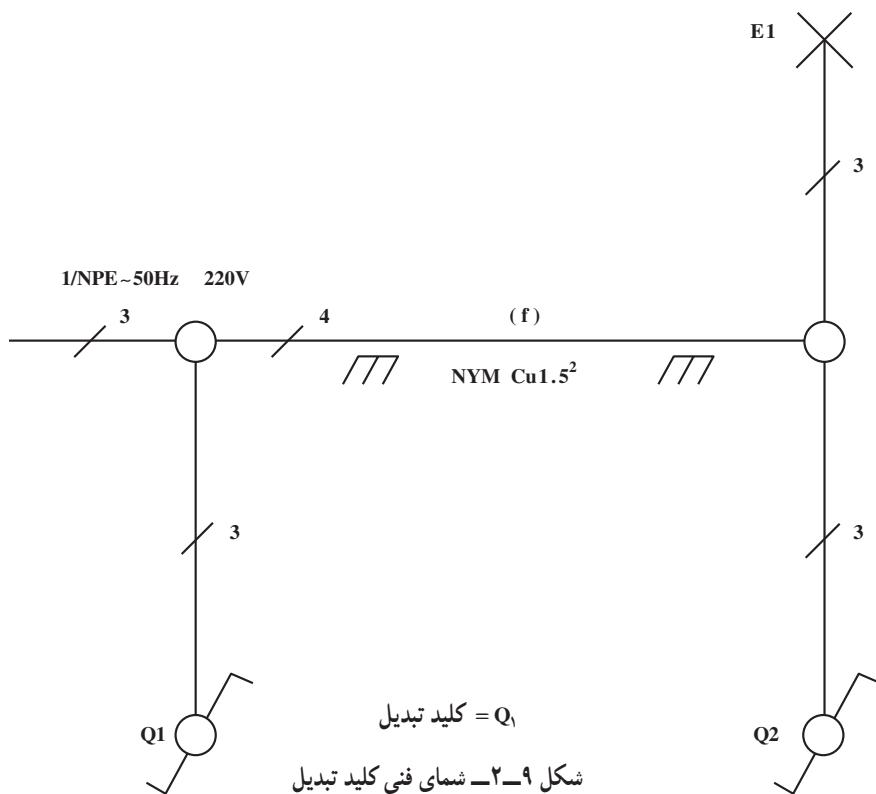


شکل ۲-۹- شمای فنی کلید تبدیل

کلید تبدیل = Q<sub>1</sub>

شکل ۲-۱. نقشه‌ی چندسیمه‌ی (حقیقی) کلید تبدیل

همراه با لامپ را نشان می‌دهد.

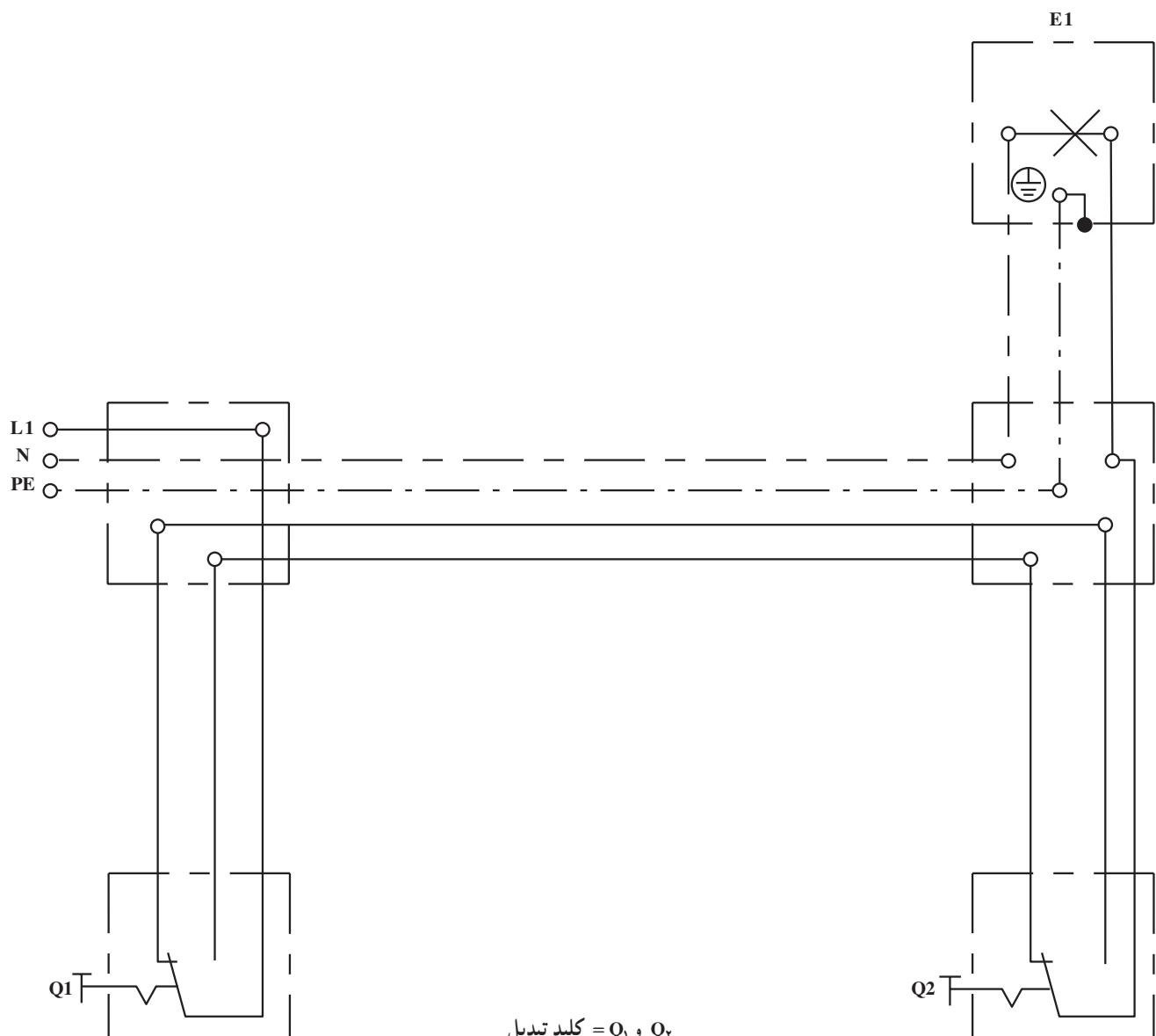


### شکا ۱-۲- شیاء، حقیق، مدار، کلید تدبیر

یک لامپ را نشان می‌دهد. برای اتصال مدار، ابتدا فاز به کن tact مشترک کلید تبدیل می‌آید و از دو کن tact دیگر همان کلید به دو کن tact کلید صلیبی به طور مستقیم در کلیدهای زبانه‌ای صلیبی و به طور ضربدری به کن tact های بالای کلید صلیبی گردان وصل می‌شود. از زیر، کن tact های کلید صلیبی به کلیدهای صلیبی می‌شود. دیگر وصل شده و ادامه می‌یابد که در نهایت به دو کن tact غیرمشترک کلید تبدیل انتهای مدار وصل می‌شود. کن tact مشترک کلید تبدیل انتهای خط به لامپ و طرف دیگر لامپ به نول متصل می‌شود.

شکل ۲-۱۱ نقشه‌ی مسیر را نشان می‌دهد.


**۲-۳-۲- نقشه‌کشی مدار روشنایی کلید صلیبی**  
همراه کلید تبدیل با یک لامپ : برای کنترل یک لامپ (روشن و خاموش کردن یک لامپ) از سه نقطه یا بیشتر، از کلیدهای صلیبی و کلیدهای تبدیل استفاده می‌شود؛ بدین ترتیب که دو کلید تبدیل در ابتدا و انتهای مدار و کلیدهای صلیبی در وسط آن‌ها قرار می‌گیرد. اگر کنترل یک لامپ از سه نقطه باشد، از دو کلید تبدیل و یک کلید صلیبی در وسط آن‌ها استفاده می‌شود و اگر کنترل لامپ از بیش از سه نقطه باشد از دو کلید تبدیل در ابتدا و انتهای استفاده می‌شود و بقیه کلیدها از نوع صلیبی و در وسط کلیدهای تبدیل قرار می‌گیرند.

شکل ۲-۱۱ نقشه‌ی گستردگی کلیدهای صلیبی و تبدیل با

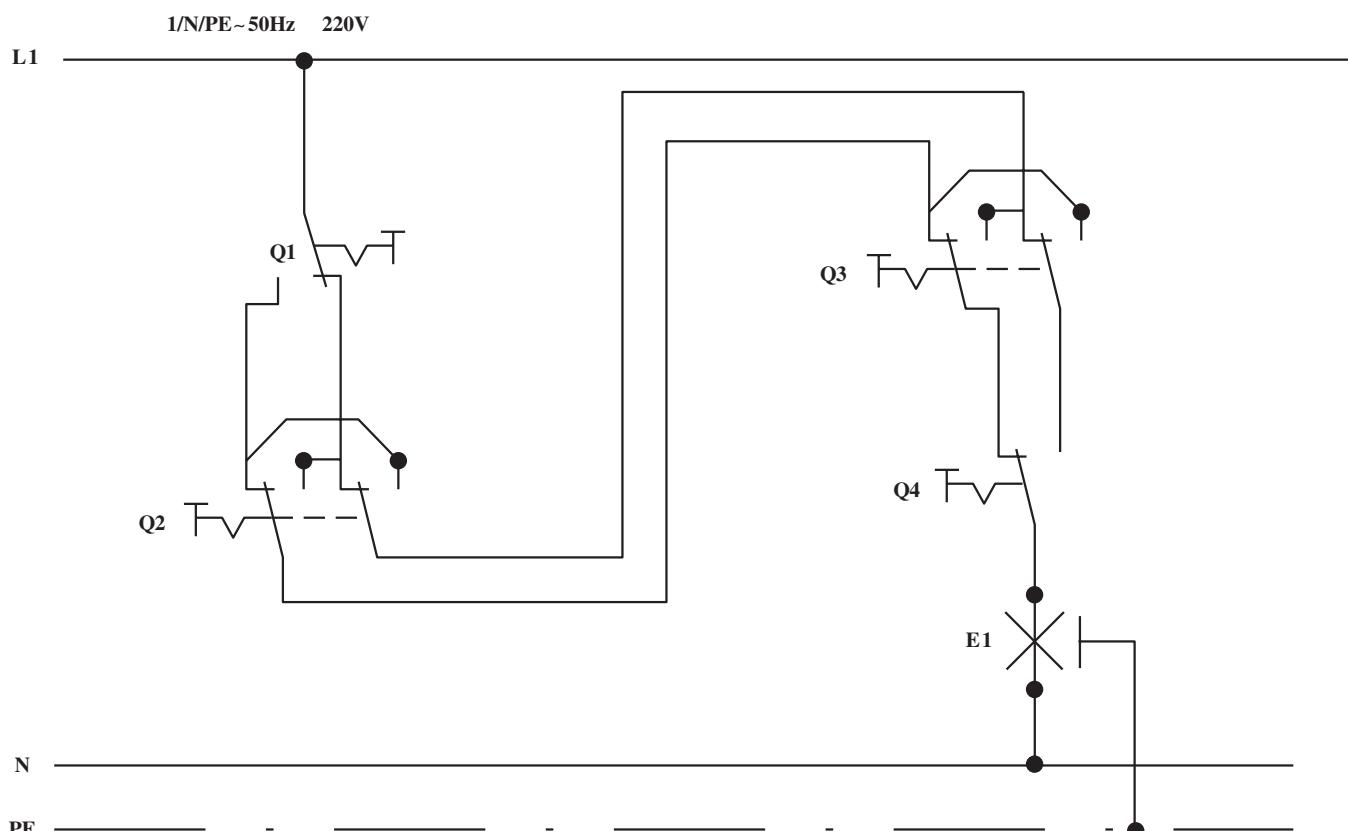

شکل ۲-۱۱- شماتیک جریان مدار کلید صلیبی

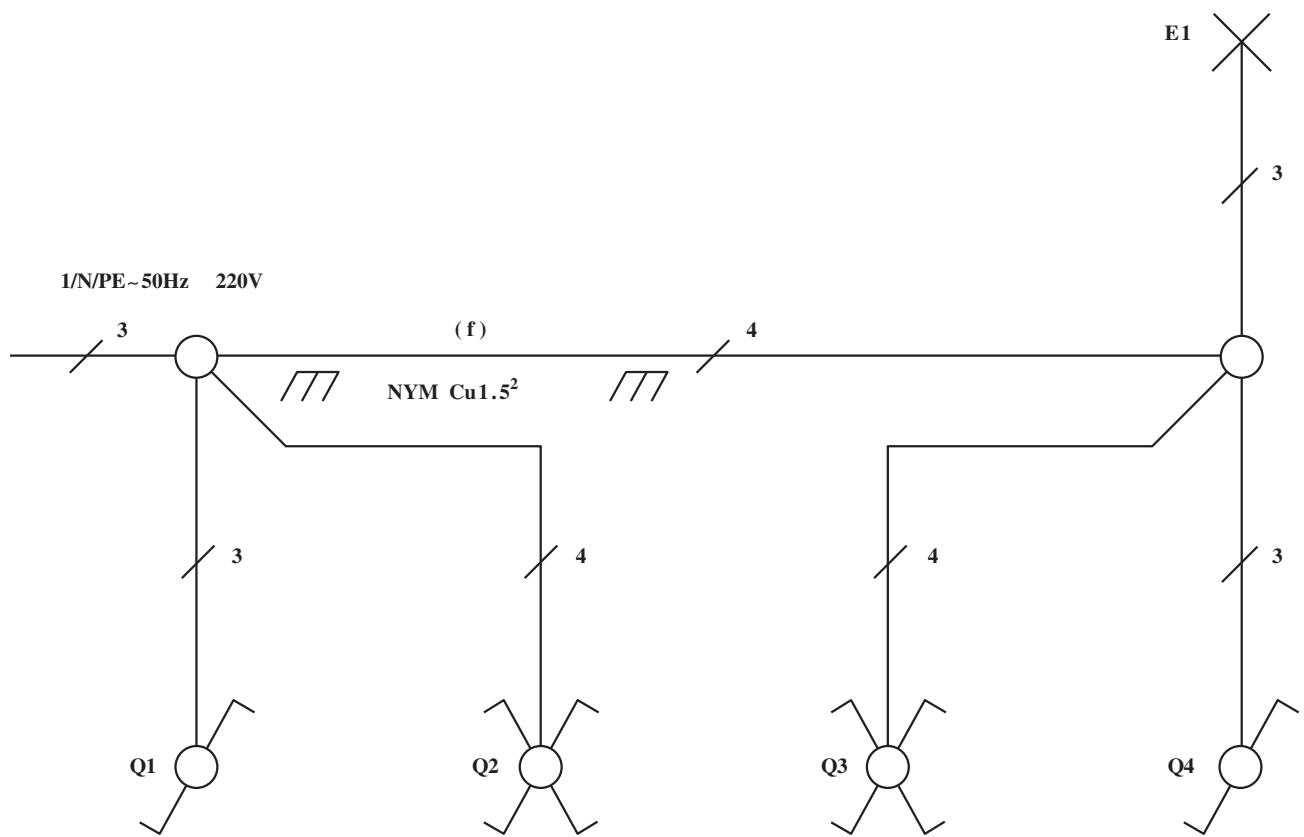
شکل ۲-۱۲ نقشه‌ی فنی یا تأسیساتی کلید صلیبی و تبدیل  
کنترل از چهار نقطه را نشان می‌دهد.



$Q_1$  و  $Q_4$  = کلیدهای تبدیل  
 $Q_2$  و  $Q_3$  = کلیدهای صلیبی

شکل ۲-۱۲ - شمای فنی مدار کلید صلیبی

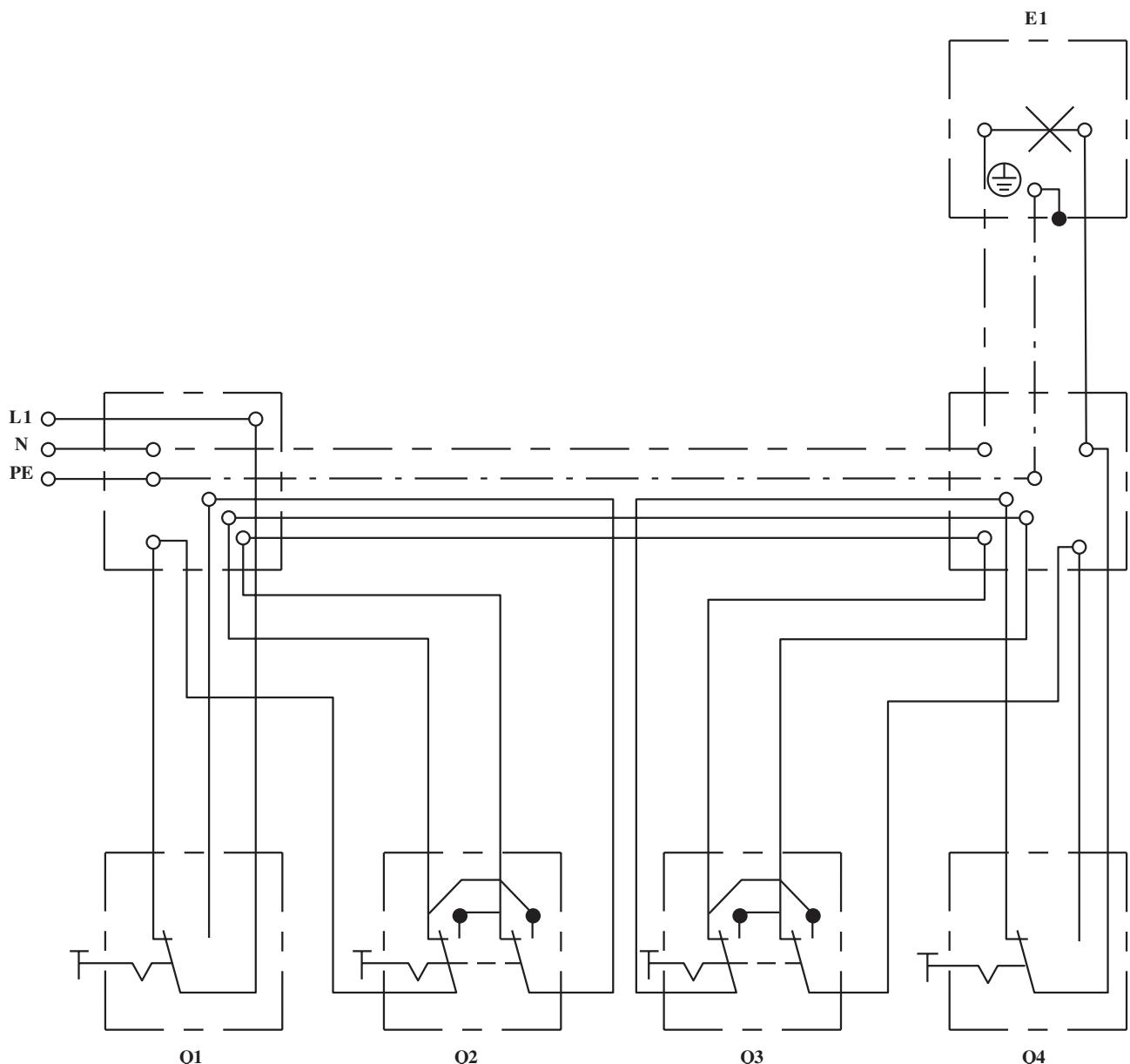شکل ۲-۱۳ نقشه‌ی چندسیمه (حقیقی) کلیدهای صلیبی و تبدیل یک لامپ از چهار نقطه را نشان می‌دهد.



$Q_1 \text{ و } Q_4 = \text{کلیدهای تبدیل}$

$Q_2 \text{ و } Q_3 = \text{کلیدهای صلیبی}$

شکل ۲-۱۳- شمای حقیقی مدار کلید صلیبی

## ۴-۲- علائم اختصاری حفاظت‌ها و حفاظت‌کننده‌های الکتریکی

### ۴-۲-۱- علائم حفاظت در روی تجهیزات

استاندارد

علامت	شرح	علامت	شرح
	حفظت شده در برابر قطرات آب ، حفظت در برابر رطوبت زیاد هوا، بخار و قطرات آب		حفظت شده در برابر پاشش آب
	حفظت شده در برابر قطرات مایل آب		حفظت شده در برابر ورود آب بدون فشار
	حفظت شده در برابر ترشح آب		با حفاظ ضد گرد و خاک با حفاظ ضد گرد و غبار، حفاظت كامل در برابر گرد و غبار

شكل ۲-۱۴

### ۴-۲-۲- حفاظت بین‌المللی تجهیزات برقی در برابر

ذرات خارجی و چکیدن قطرات آب

عدد شناسایی اول	عدد شناسایی دوم	حفاظت در برابر چکیدن قطرات آب	حفاظت در برابر ذرات خارجی
۰	۰	بدون حفاظت	بدون حفاظت
۱	۱	حفاظت در برابر قطرات آب که عمودی فرومی‌چکد	حفاظت در برابر ذرات بزرگ خارجی $d > 5\text{ mm}$
۲	۲	حفاظت در برابر قطرات آب که مایل فرمی‌چکد با زاویه ۱۵ درجه	بدون حفاظت در دخول عمدى
۳	۳	حفاظت در برابر ترشحات آب تا ۶۰ درجه نسبت به قائم	حفاظت در برابر ذرات متوسط خارجی $d > 12\text{ mm}$
۴	۴	حفاظت در برابر ترشح آب از هر سو	حفاظت در برابر ذرات کوچک خارجی $d > 2/5\text{ mm}$
۵	۵	حفاظت در برابر غوطه‌ورشدن آب از هر راستا	حفاظت در برابر ذرات خارجی $d > 1\text{ mm}$
۶	۶	حفاظت در برابر فوران شدید آب	حفاظت در برابر گرد و خاک، حفاظت تماسی کامل
۷	۷	حفاظت در برابر غوطه‌ورشدن آب در شرایط معین فشار و زمان	حفاظت کامل در برابر گرد و غبار
۸	۸	حفاظت در برابر غوطه‌ورشدن دائمی در آب	

حفاظت بین‌المللی با IP نشان داده می‌شود.

مثال: مفهوم IP45 چیست؟

پاسخ: این علامت به معنی حفاظت بین‌المللی در برابر ذرات خارجی با قطر بزرگ‌تر از یک میلی‌متر و در برابر ترشح آب از هر راستا می‌باشد.


### ۲-۴-۳- علامت اختصاری روی دستگاه‌های

حفظ‌کننده الکتریکی

علامت	شرح	علامت	شرح
	کلید محافظ موتور سه‌قطبی حرارتی مغناطیسی		فیوز
	رله ولتاژ کم		علامت فیوز کندکار
	رله ولتاژ زیاد		فیوز طرف پهن، سمت شبکه وصل می‌شود
	رله جریان کم		کلید فیوز
	رله جریان زیاد		رله حرارتی
	کلید مینیاتوری سه‌فاز		کنتاکت رله حرارتی
			رله مغناطیسی (کلید محافظ سیم)

شكل ۲-۱۵


### ۲-۵-۱- علامت اختصاری دستگاه‌های خبری و صوتی

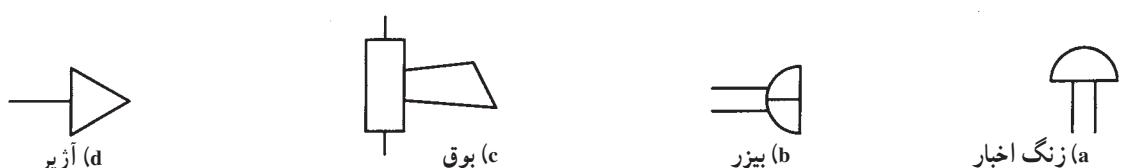

شكل ۲-۱۶

## ۲-۵-۲- علائم خبردهنده‌ها و حسکننده‌ها

(دتكتورها)<sup>۱</sup>

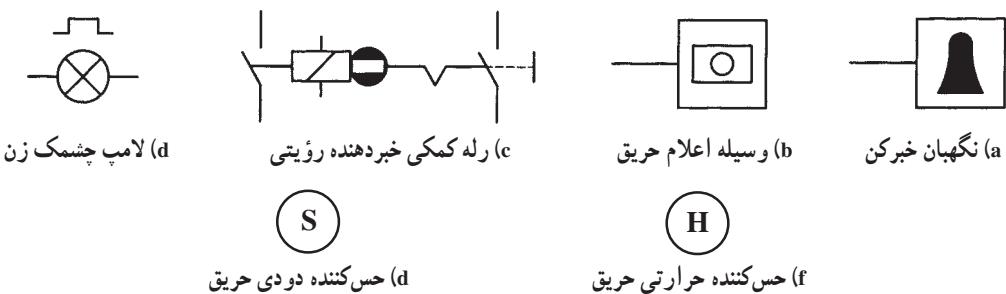


شکل ۲-۱۷

## ۶-۲- ترسیم انواع نقشه مدارهای خبری و صوتی

### ۲-۶-۱- مدار زنگ اخبار: شکل ۲-۱۸ نقشه‌ی


مدار چند سیمه‌ی زنگ اخبار کنترل از سه نقطه را نشان می‌دهد.

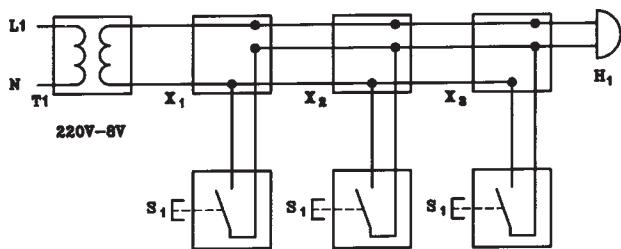

شکل ۲-۱۸- شمای حقیقی مدار زنگ اخبار

### ۲-۶-۲- مدار تک خطی زنگ اخبار کنترل در سه نقطه

را نشان می‌دهد.

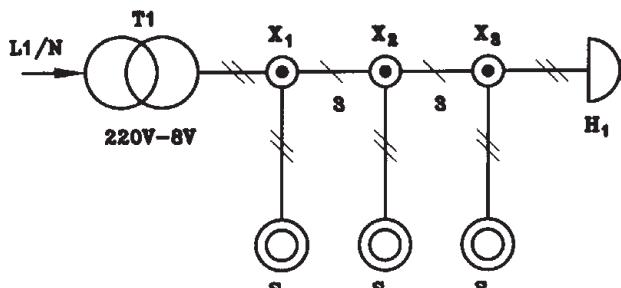

شکل ۲-۱۹- شمای فنی مدار زنگ اخبار

$S_1, S_2, S_3$  = شستی‌های زنگ اخبار  
 $H_1$  = زنگ اخبار  
 $T_1$  = ترانسفورماتور  
 $X_1, X_2, X_3$  = تقسیم‌ها


## ۶-۲-۳- مدار دستگاه اعلام خطر: این دستگاه

برای حفاظت اماکن از دستبرد و دزدی به کار می‌رود. در این دستگاه، اتصال‌ها و رشته‌سیم‌های نازکی را می‌توان کار گذاشت که با قطع هر یک از آن‌ها، دستگاه، اعلام خطر می‌کند.

شکل ۲-۲۰ نمونه‌ای از نقشه‌ی مدار اعلام خطر را نشان می‌دهد. وقتی که هنگام برقراری جریان، شستی وصل است لامپ روشن می‌شود، بوبین A مغناطیسی شده و کنتاکت a را باز می‌کند و مدار زنگ قطع می‌شود.


وقتی که کنتاکت‌های اعلام خطر به هر علتی باز می‌شوند لامپ خاموش شده و بوبین A مغناطیس نمی‌شود. در این حالت کنتاکت a به حالت بسته باز می‌گردد و زنگ به صدا درمی‌آید.

شکل ۲-۲۱ نویسنده از سیم‌های اعلام خطریک به دو صورت خطی و حلقه‌ای ساخته می‌شود. در حالت خطی هر شستی و کنتاکت عمل کننده با دو رشته سیم با مرکز کنترل در تماس است. هر یک از سیم‌ها به وسیله دستگاه، کنترل می‌شوند. شکل ۲-۲۱ نمونه‌ای از این مدار را نشان می‌دهد. در دستگاه اعلام خرق حلقه‌ای، شستی‌ها و کنتاکت‌های عمل کننده‌ی پشت سر هم بهم وصل شده و به مرکز کنترل متصل می‌شوند.

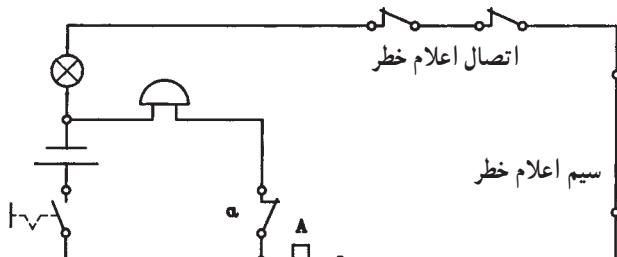

شکل ۲-۲۰

#### به طرف سایر ناحیه‌ها

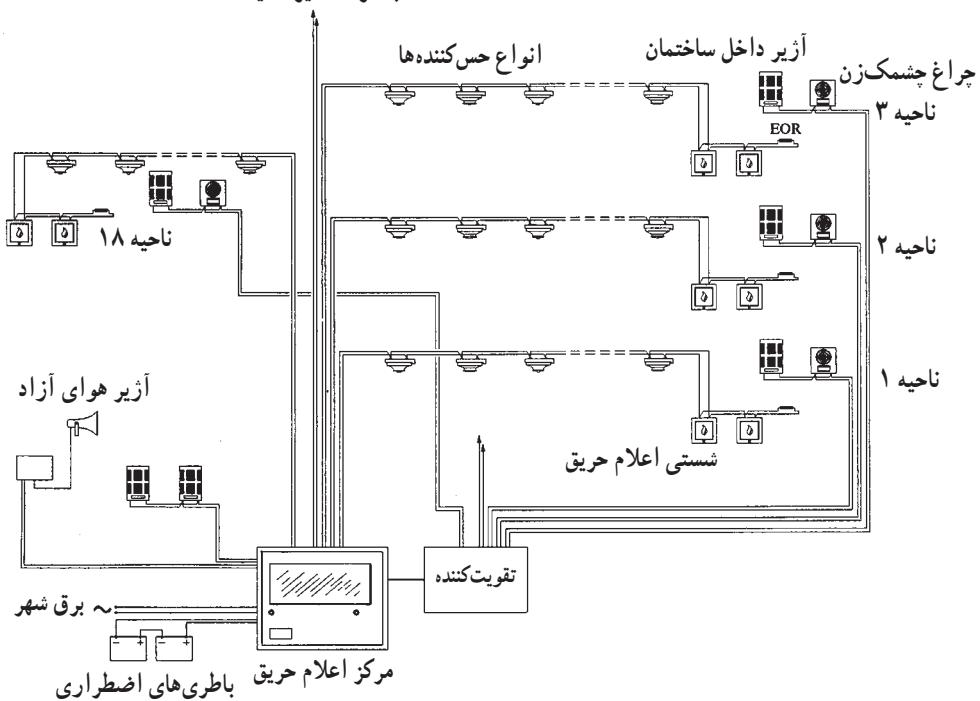

شکل ۲-۲۱. شماتیکی یک سیستم اعلام خرق

با عمل کردن شستی‌ها و کنکات‌های کنترل، مرکز کنترل به کار می‌افتد و آژیر و یا لامپ خبر را به کار می‌اندازد. در شکل ۲-۲۲ شمای ظاهری تعدادی از عناصر مدارهای اعلام حریق دیده می‌شود.



- ۱— انواع حسکننده‌ها
- ۲— چراغ آلام
- ۳— آژیر هوای آزاد
- ۴— آژیر داخل ساختمان
- ۵— مرکز اعلام حریق




شکل ۲-۲۲— انواع تجهیزات سیستم اعلام حریق

## ۷-۲- علائم اختصاری منابع تغذیه

علامت	شرح
	۱—پریز ساده
	۲—پریز ساده‌ی سه‌تایی
	۳—پریز ارت‌دار
	۴—پریز با درپوش
	۵—پریز با کلید قفل‌شونده
 <b>3/N/PE</b>	۶—پریز سه‌فاز ۵قطبی
	۷—پریز تلفن
	۸—پریز آنتن
	۹—مقسم ۵ پایانه‌ای (۵ ترمینالی)
	۱۰—تابلوی برق فرعی
	۱۱—تابلوی برق اصلی و نیمه‌اصلی

شكل ۷-۲۳


## ۲-۸ علائم اختصاری سیم‌ها، کابل‌ها، انشعابات، اتصالات و لوله‌کشی

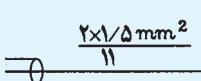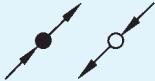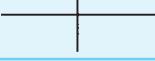علامت	شرح
_____	مسیر لوله و سیم (با دو سیم)
_____ //	مسیر لوله و سیم، تعداد خطوط مورب نمایانگر تعداد سیم (بیش از دو سیم) در لوله می‌باشد.
	دو رشته سیم با سطح مقطع $1/5$ میلی مترمربع در لوله‌ی شماره ۱۱
_____ → ۸	مسیر لوله و سیم به طرف تابلوی محلی، مدار شماره‌ی ۸
	مسیر لوله و سیم به طرف بالا
	مسیر لوله و سیم به طرف پایین
	مسیر لوله و سیم از پایین به بالا، یا بر عکس
	نقطه‌ی انشعاب
	تقاطع، بدون اتصال الکتریکی
_____	مسیر لوله‌کشی توکار در سقف، کف یا دیوار
-----.	مسیر لوله‌کشی روکار روی سقف، کف یا دیوار
— E —	مسیر لوله‌کشی توکار برای سیستم برق اضطراری
— T —	مسیر لوله‌کشی توکار برای سیستم تلفن

شكل ۲-۲۴


علامت	شرح
— IF —	مسیر لوله کشی توکار، برای سیستم اینترفون (تلفن داخلی)
— N —	مسیر لوله کشی توکار، برای سیستم احضار پرستار
— A —	مسیر لوله کشی توکار، برای سیستم آمن
— C —	مسیر لوله کشی توکار، برای سیستم مادر ساعت
— F —	مسیر لوله کشی توکار، برای سیستم اعلام و اطفاء حریق
— S —	مسیر لوله کشی توکار، برای سیستم صوتی
— M —	مسیر لوله کشی توکار، برای سیستم موسیقی
■ — ● —	جعبه‌ی انتهایی ( تقسیم یا کشش )، یک راه، نوع روکار
■   —   ●   —	جعبه تقسیم، دو راه، نوع روکار
— ■ —   — ● —	جعبه تقسیم، سه راه، نوع روکار
— ■ —   — ● —   —	جعبه تقسیم، چهار راه، نوع روکار
□ — ○ —	جعبه‌ی انتهایی ( تقسیم یا کشش )، یک راه، نوع توکار
□   —   ○   —	جعبه تقسیم، دو راه، نوع توکار
— □ —   — ○ —	جعبه تقسیم، سه راه، نوع توکار
— □ —   — ○ —   —	جعبه تقسیم، چهار راه، نوع توکار

بقیه‌ی شکل ۲-۲۴

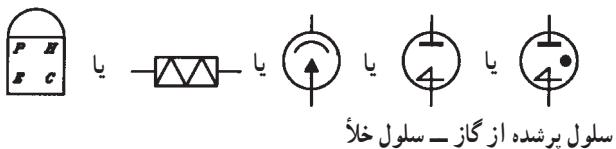

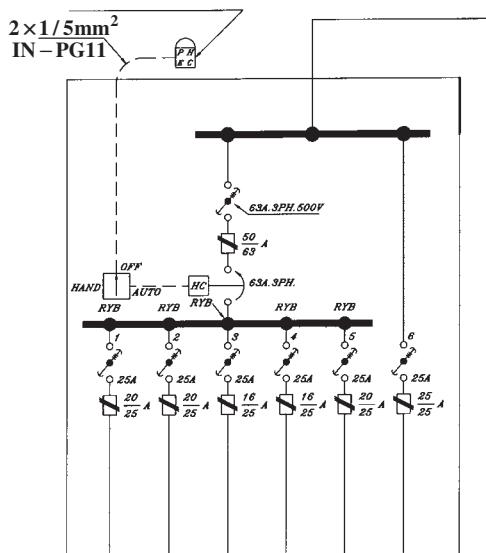
## شکل ۲۵—۲۵— انواع علائم نشان دهندهی فتوسل

و ا حد فتوسل در دیواره‌ی خارجی ایستگاه فرعی نصب می‌شود.



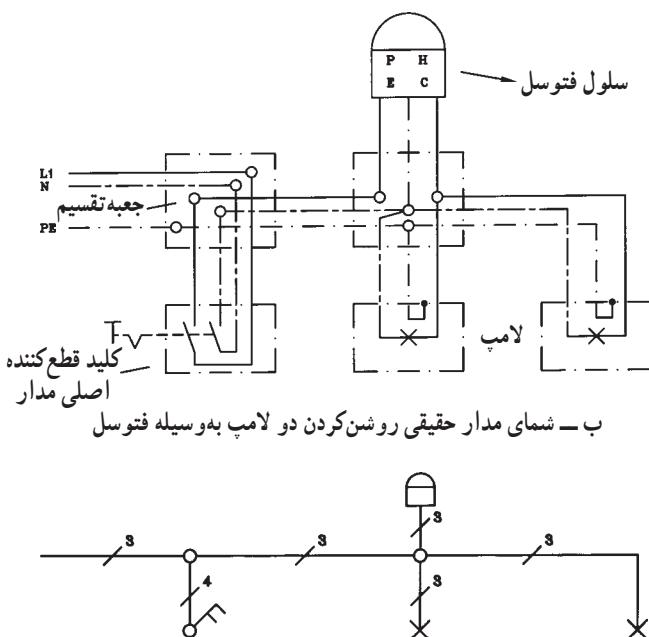الف - شمای تک خطی یک تابلوی روشنایی مجهز به فتوسل



ج - شمای فنی روشن کردن دو لامپ به وسیله فتوسل

٢\_٢٦ شکل

**۲-۹ علائم اختصاری مدار سلول فتوالکتریک**  
سلول فتوالکتریک یا فتوسل که برای کنترل لامپ‌های  
معابر به هنگام تاریک و روشن شدن هوا به کار می‌رود دارای  
علائم اختصاری مطابق شکل ۲-۲۵ است.

## ۱۰-۲- نقشه‌ی مدار سلول فتوالکتریک

شکل ۲-۲۶- الف نمونه‌ای از مدار تابلو فرمان روشناختی  
محوطه توسط فتوسل را به صورت تک خطی نشان می‌دهد.  
کلید AUTO، OFF، HAND به ترتیب برای حالت دستی،  
قطع و اتوماتیک مدار به کار می‌رود. وقتی کلید روی HAND  
است مدار دستی عمل می‌کند. در حالت OFF مدار دستی و  
اتوماتیک هر دو قطع است و در حالت AUTO مدار به طور  
اتوماتیک توسط فتوسل عمل می‌کند. کنترلور HC توسط  
فوسل و کلید دستی اتوماتیک عمل می‌کند. با وصل کلید اصلی  
۶۳A و کلیدهای مربوط به هر خط خروجی، چراغ‌ها در تاریکی،  
روشن و در روشنایی، خاموش می‌شوند. فتوسل دارای سه سیم  
است. فاز و نول وارد فتوسل شده و یک سیم برگشت از فتوسل  
خارج می‌شود.


شکل ۲-۲۶- ب مدار فتوسل را نشان می‌دهد که دو لامپ را به طور اتوماتیک روشن و خاموش می‌کند. ضمن اینکه توسط یک کلید دو قطبی می‌توان مدار فاز و نول را به طور کلی قطع کرد. شما فنی این مدار در شکل ۲-۲۶-ج آمده است. در مدار شکل ۲-۲۶ کلید اصلی ۶۴ آمپر، سه فاز و ۵۰۰ ولت است. شماره‌ی بالای فیوزها جریان نامی فیوزها و شماره‌ی زیر کسر، جریان نامی پایه‌ی فیوزهای مرده طه می‌باشد.

## ۱۱-۲- علائم اختصاری دستگاه‌های اندازه‌گیری تک‌فاز و سه‌فاز

علامت	شرح
	دستگاه الکترودینامیکی بدون هسته
	دستگاه الکترودینامیکی با هسته‌ی آهنی
	دستگاه الکترودینامیکی با قاب صلیبی بدون هسته
	دستگاه الکترودینامیکی با قاب صلیبی با هسته‌ی آهنی بسته
	دستگاه اندوکسیونی
	دستگاه اندوکسیونی نسبت‌سنجد
	دستگاه اندازه‌گیری با سیم حرارتی
	دستگاه اندازه‌گیری بی‌مثال
	دستگاه الکترواستاتیکی
	دستگاه ویراسیونی (نوسانی)
	دستگاه مبدل حرارتی (ترموکوپل) متصل به سیم حرارتی
	دستگاه مبدل حرارتی (ترموکوپل) عایق
	یکسوکننده
	اتصال سیم حفاظتی (اتصال زمین)
	علامت جهت میزان‌کردن صفر دستگاه
	در موقع اندازه‌گیری با این دستگاه دقت شود
	دستگاه با ولتاژ امتحان شده میزان نیست

شكل ۲-۲۷

علامت	شرح
—	جريان مستقيم
~	جريان متناوب
~~	جريان مستقيم و متناوب
☆	با ۵۰ ولت آزمایش شده
☆☆	با ۲۰۰ ولت آزمایش شده
☆○	با هیچ ولتاژی آزمایش نشده
⊥	قرارگیری دستگاه به طور عمودی
⊜	قرارگیری دستگاه به طور افقی
∠ 60°	قرارگیری دستگاه با زاویه ۶۰ درجه
1.5	دقت کلاس برابر است با خطای مطلق دستگاه نسبت به حداقل مقداری که دستگاه می‌سنجد مثلاً ۱/۵٪
Ⓐ	دستگاه با آهنربای دائم و قاب‌گردان
Ⓑ	دستگاه با آهنربای دائم و قاب‌گردان صلیبی
→	دستگاه با آهنربای گردان
★	دستگاه با آهنربای گردان و حوزه صلیبی
◐	دستگاه با آهن نرم گردان

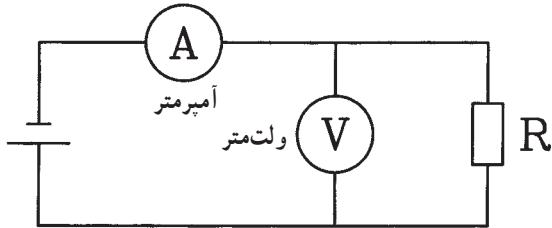

شکل ۲-۲۸ - قرارگرفتن آمپرmetr و ولتmetr در مدار

**۱۲-۲**- نقشه کشی مدارهای دستگاههای اندازه گیری الکتریکی تک فاز و سه فاز

**۱۲-۳**- نقشهی مدار آمپرmetr و ولتmetr: آمپرmetr

در مدار به صورت سری و ولتmetr به صورت موازی با مصرف کننده قرار می گیرد (شکل ۲-۲۸).

**۱۲-۴**- مدار واتmetr: واتmetr وسیله ای است

که توان مفید یا اکتیو را اندازه گیری می کند.

واتmetr تک فاز دارای دو سیم پیچ است. یکی سیم پیچ

جريان و دیگری سیم پیچ ولتاژ.

سیم پیچ جريان واتmetr به صورت سری و سیم پیچ ولتاژ

واتmetr به صورت موازی با مصرف کننده در مدار قرار می گیرد.


بدین ترتیب که یک سر سیم پیچ جريان (شماره ۱) به فاز و طرف

دیگر آن (شماره ۳) به مصرف کننده وصل می شود. هم چنین یک


سر سیم پیچ ولتاژ (شماره ۲) به فاز و سر دیگر آن (شماره ۵) به

نول وصل می شود.

شکل ۲-۲۹ مدار واتmetr یک فاز را نشان می دهد.

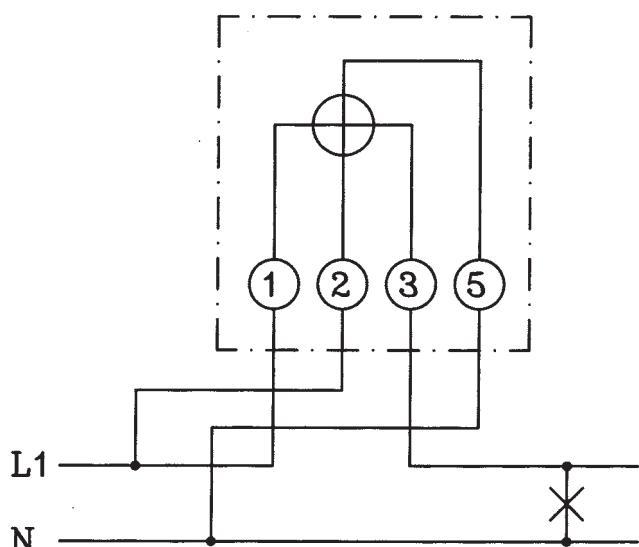

شکل ۲-۲۹ - مدار واتmetr تک فاز

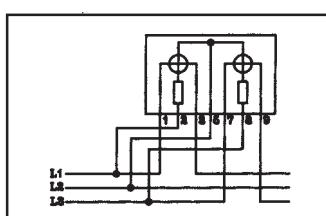

شکل ۲-۳۰ - مدار واتmetr سه فاز سه سیمه

واتmetرهای سه فاز در دو سیستم دو واتmetri (سه سیمه)


و سه واتmetri (چهار سیمه) ساخته می شوند. در دو واتmetri،

در داخل دستگاه از دو واتmetr یک فاز استفاده می شود و

سیم پیچ های جريان به صورت سری در مسیر دو فاز مختلف قرار

می گیرند و سیم پیچ های ولتاژ بین دو فاز وصل می شوند

(شکل ۲-۳۰).

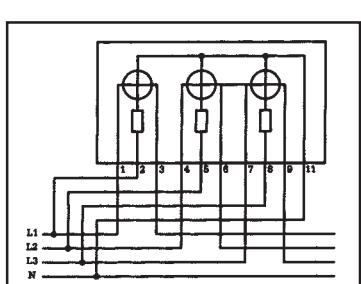


شکل ۲-۳۱ - مدار واتmetr سه فاز چهار سیمه

در سه واتmetri، در داخل دستگاه از سه واتmetr تک فاز

استفاده می شود و سیم پیچ های ولتاژ به فاز و نول و سیم پیچ های


جريان به طور سری در مسیر هر فاز قرار می گیرند (شکل ۲-۳۱).

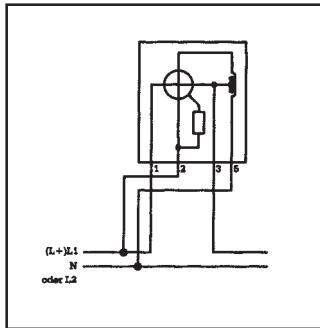


شکل ۲-۳۲- مدار وارمتر یک فاز

**۲-۱۲-۳ نقشه‌ی مدار وارمتر: وارمتر توان اکتیو را اندازه‌گیری می‌کند و دارای دو سیم پیچ است. سیم پیچ جریان به طور سری در مسیر فاز و سیم پیچ ولتاژ به فاز و نول در وارمتر یک فاز، به دو فاز در وارمتر سه‌فاز دو وارمتری، و به فاز و نول در وارمتر سه‌فاز سه وارمتری وصل می‌شود.**

**شکل ۲-۳۲ نقشه‌ی مدار وارمتر یک فاز و شکل ۲-۳۳ نقشه‌ی مدار وارمتر سه‌فاز چهارسیمه (سه‌ه وارمتری) را نشان می‌دهد.**

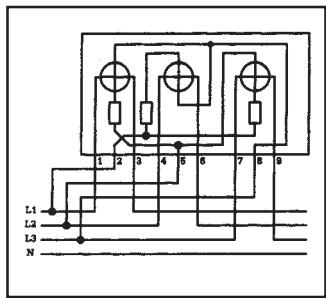


شکل ۲-۳۳- مدار وارمتر سه‌فاز

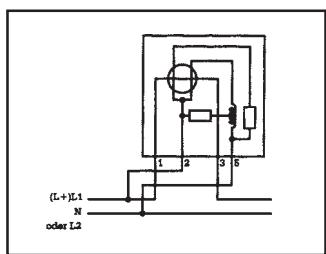

شکل ۲-۳۴- مدار کسینوس فی‌متر تک‌فاز


**۲-۱۲-۴ مدار کسینوس فی‌متر: کسینوس فی‌متر، ضریب قدرت مدار را اندازه‌گیری می‌کند. شکل ۲-۳۴ کسینوس فی‌متر یک فاز و شکل ۲-۳۵ کسینوس فی‌متر سه‌فاز را نشان می‌دهد. در کسینوس فی‌متر نیز سیم پیچ جریان به طور سری در مسیر فاز و سیم پیچ ولتاژ به صورت موازی در مدار قرار می‌گیرند.**

در کسینوس فی‌متر یک فاز، شماره‌های ۱ و ۳، مربوط به سیم پیچ جریان و شماره‌های ۲ و ۵، مربوط به سیم پیچ ولتاژ هستند که با دو مقاومت و یک سیم پیچ در داخل دستگاه به مدار کسینوس فی‌متر وصل شده و به صورت موازی به فاز و نول متصل می‌شوند. در کسینوس فی‌متر سه‌فاز، شماره‌های ۱ و ۳، سیم پیچ جریان و ۲ و ۵ و ۸ سیم پیچ ولتاژ است. ۲. به سر وسط سیم پیچ ولتاژ و ۵ و ۸ توسط دو مقاومت به انتهای دو سر سیم پیچ ولتاژ وصل می‌شوند. شماره‌ی ۲ به فاز  $L_1$  و ۵ و ۸ به فازهای  $L_2$  و  $L_3$  وصل می‌شوند.

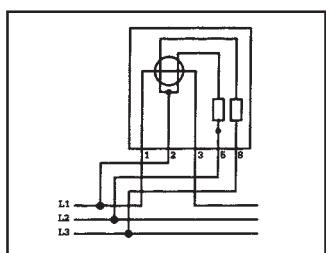

شکل ۲-۳۵- کسینوس فی‌متر در مدار سه‌فاز


**۲-۱۲-۵ نقشه‌ی مدار کنتوراکتیو: کنتوراکتیو، انرژی مصرفی مفید مصرف کننده را اندازه‌گیری می‌کند. کنتوراکتیو یک فاز دارای دو سیم پیچ جریان و ولتاژ**

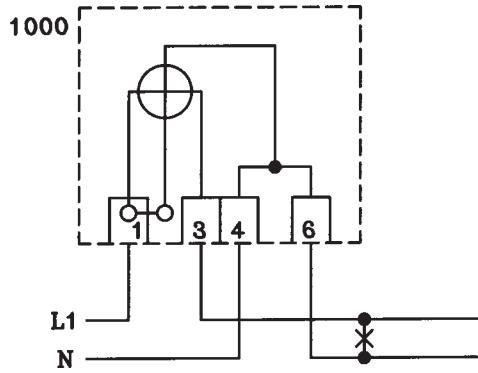

شکل ۲-۳۶—مدار کنتور تک فاز


می باشد. سیم پیچ جریان سری در مسیر فاز و سیم پیچ ولتاژ به فاز و نول وصل می شوند.

شکل ۲-۳۶ مدار کنتور یک فاز اکتیو را نشان می دهد. شماره های ۱ و ۴ ورودی و شماره های ۳ و ۶ خروجی است. کنتور اکتیو سه فاز دارای سه سیم پیچ جریان و سه سیم پیچ ولتاژ است. هر کدام از سیم پیچ های جریان در مسیر یک فاز قرار می گیرند و سیم پیچ های ولتاژ به ترتیب به فازها و نول وصل می شوند.

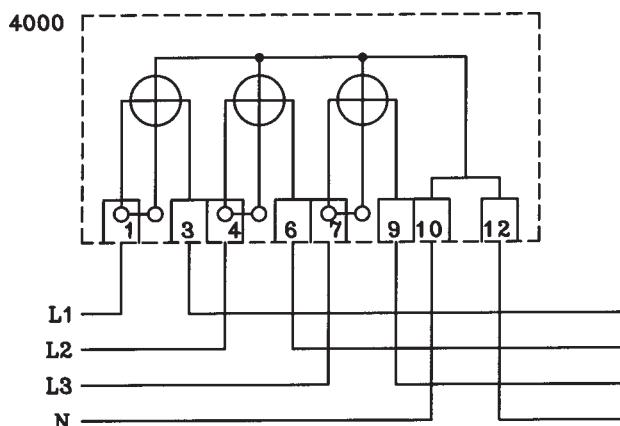


شکل ۲-۳۷—مدار کنتور سه فاز چهار سیمه

شکل ۲-۳۷ مدار کنتور سه فاز اکتیو را نشان می دهد. شماره های ۱ و ۴ و ۷ و ۱۰ ورودی و شماره های ۳ و ۶ و ۹ و ۱۲ خروجی می باشند.

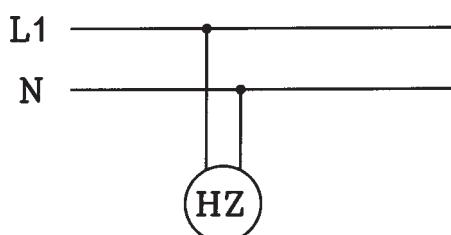

شکل ۲-۳۸—مدار فرکانس متر


شکل ۲-۱۲—نقشه مدار فرکانس متر: فرکانس متر، به طور موازی به شبکه (فاز و نول) وصل می شود و برای اندازه گیری فرکانس شبکه به کار می رود. شکل ۲-۳۸ اتصال فرکانس متر به شبکه را نشان می دهد.

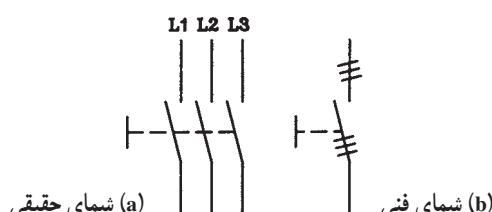


شکل ۲-۳۹—کلید چاقویی سه فاز

شکل ۲-۱۳—علائم اختصاری زنراتور جریان متناوب سه فاز

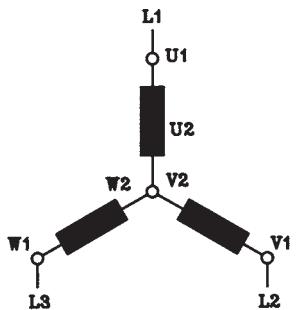
شکل ۲-۱۳—علائم اختصاری کلید قطع سه فاز چاقویی: شکل ۲-۳۹ علامت چندسیمه و تک خطی کلید چاقویی سه فاز را نشان می دهد.



**۲-۱۳-۲- علامت اختصاری اتصالات ستاره و مثلث:** در شکل ۲-۴۰ اتصال ستاره، و در شکل ۲-۴۱ اتصال مثلث نشان داده شده است.

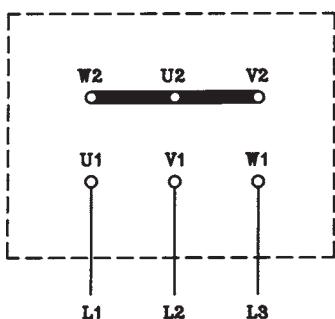


شکل ۲-۴۰- ترمینال‌های موتور با اتصال ستاره

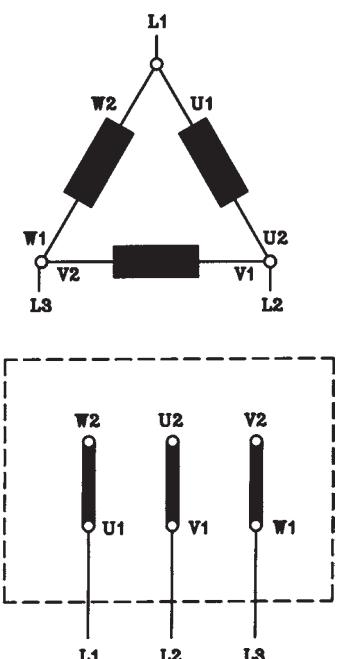

شکل ۲-۴۱- ترمینال‌های موتور با اتصال مثلث

در اتصال ستاره، ته سری کلاف‌های فازها، به هم وصل شده و به سر سری کلاف‌های فازها، سه‌فاز وصل می‌شود. این اتصال در روی پلاک با علامت Y و یا  $\Delta$  مشخص می‌شود.

در اتصال مثلث ته سری کلاف‌های هر فاز به سر سری کلاف‌های فاز بعد وصل می‌شود و به شکل مثلث درمی‌آید. این اتصال بر روی پلاک با علامت  $\Delta$  یا D نشان داده می‌شود.

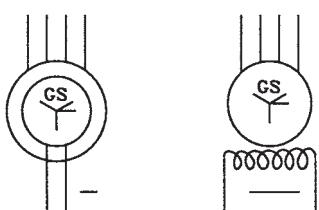

شکل ۲-۴۲- ژنراتور سنکرون سه فاز

**۲-۱۳-۳- علامت اختصاری ژنراتور جریان متناوب:** شکل ۲-۴۲ علامت اختصاری ژنراتور سنکرون جریان متناوب سه‌فاز، تحریک با جریان مستقیم (سیم وسط بیرون آمده) را نشان می‌دهد.