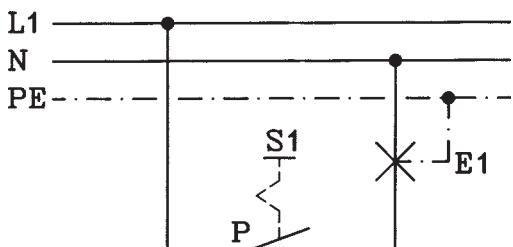


۳-۸-۱- مدار روشنایی کلید یک پل: از کلید یک

پل برای قطع و وصل مدار یک یا چند مصرف‌کننده از یک نقطه به طور همزمان استفاده می‌شود. فاز به پایه‌ی ثابت کلید وصل شده و از پیچ پایه‌ی متحرک کلید به پیچ زیرین سرپیچ لامپ وصل می‌شود. سیم نول نیز مستقیماً به پیچ پهلوی سرپیچ لامپ اتصال می‌یابد.




شکل ۳-۱۹

علت اتصال برگشت فاز از کلید به پیچ زیرین سرپیچ لامپ


این است که در موقع باز کردن و بستن لامپ، تماس با قسمت فلزی لامپ موجب شود. علت قرار گرفتن کلید در مسیر فاز این است که فاز مستقیماً به مصرف‌کننده نرسد بلکه کنترل به وسیله‌ی کلید انجام گیرد. این اثر سبب افزایش میزان حفاظت می‌باشد.

۳-۱۹ نقشه‌ی گسترده و شکل ۳-۲۰ نقشه‌ی فنی

مدار کلید یک پل را نشان می‌دهد.

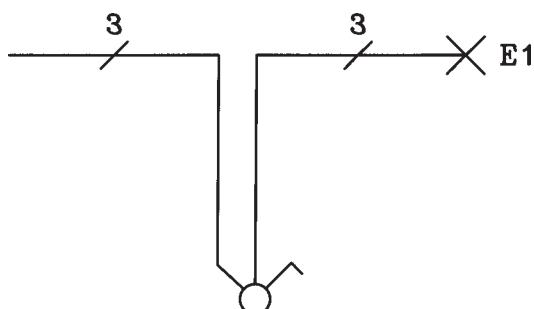

شکل ۳-۲۰

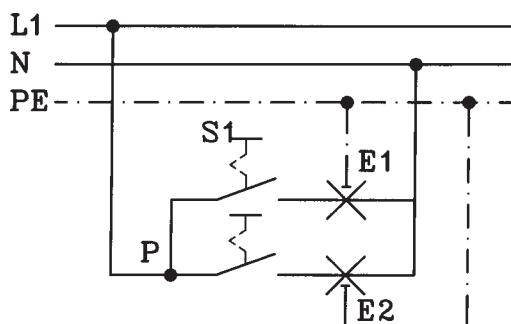


شکل ۳-۲۱

۳-۸-۲- مدار روشنایی کلید سری (دوپل): برای

قطع و وصل دو گروه لامپ به صورت گروه گروه یا باهم، از کلید سری استفاده می‌کنند. سیم فاز را به پیچ مشترک کلید زبانه‌ای سری وصل کرده و از دو پیچ دیگر به دو گروه لامپ وصل می‌کنند. سرهای دیگر لامپ‌ها را به سیم نول متصل می‌کنند.

۳-۲۱ نقشه‌ی گسترده و شکل ۳-۲۲ نقشه‌ی فنی

کلید سری با دو لامپ را نشان می‌دهد.

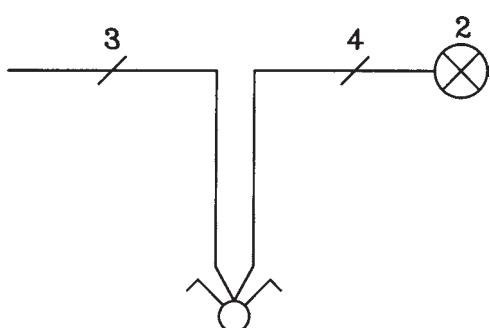


شکل ۳-۲۲


**۳-۸-۳- مدار روشنایی کلید تبدیل: برای قطع و
وصل یک یا چند مصرف‌کننده به طور همزمان از دو نقطه، از دو
کلید تبدیل استفاده می‌شود. سیم فاز به پیچ متصل به تیغه‌ی
متحرک (پیچ مشترک) یکی از کلیدهای تبدیل وصل شده و از دو
پیچ دیگر مربوط به تیغه‌ی ثابت همان کلید به دو پیچ مشابه کلید
تبدیل دیگر وصل می‌شود. از پیچ تیغه‌ی متحرک، کلید تبدیل
دومی به پیچ ته سر پیچ لامپ (صرف‌کننده) و از پیچ پهلوی
سرپیچ لامپ به سیم نول اتصال داده می‌شود.**

توضیح این که اتصال فاز و نول به کلیدهای تبدیل و برگشت
از کلیدها به لامپ، غلط بوده و نباید از این روش اتصال کلیدهای
تبدیل به لامپ که در بازار به مدار صرفه‌ای معروف است استفاده
نمود زیرا این مدار از نظر ایمنی خطرناک است.

شکل ۳-۲۳ نقشه‌ی گسترده (مسیر جریان) و شکل ۳-۲۴
نقشه‌ی فنی کلید تبدیل را نشان می‌دهند.

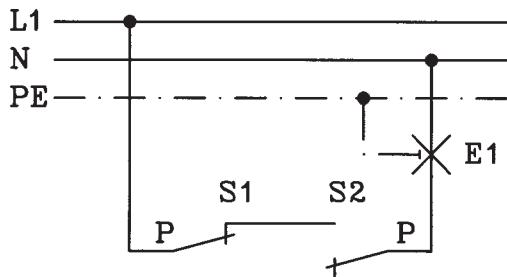

شکل ۳-۲۳

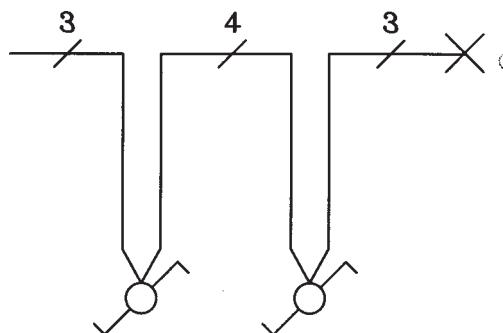

شکل ۳-۲۴

۳-۹-۳ - کار عملی شماره ۹: نصب و سیمکشی انواع پریزهای ساده و ارتدار یک فاز و سه فاز روکار

۳-۹-۱ - وسایل مورد نیاز برای ۱۵ نفر



۱۵ عدد	- تابلو مشبک
۷۵ عدد	- ترمینال
۴۵ عدد	- لوله فولادی نمره ۱۳/۵
۳ عدد	- لوله خم کن لوله فولادی
۳ عدد	- اره آهن بر
۳ عدد	- گیره رومیز
۳ عدد	- میز کار
۳ عدد	- برقو
۳ عدد	- حدیده
۸ عدد	- آچار کلاگی
۹۰ عدد	- بست لوله فولادی
۱۵۰ عدد	- پیچ و مهره
۲۵۰ متر	- سیم افشار نمره ۲/۵
۳ عدد	- فنر سیمکشی
۱۵ عدد	- پیچ گوشی
۱۵ عدد	- انبردست
۱۵ عدد	- سیم چین
۱۵ عدد	- سیم لخت کن
۱۵ عدد	- فاز متر
۳ عدد	- آوومتر
۳ عدد	- ولت متر
۱۵ عدد	- خط کش فلزی
۱۵ عدد	- پریز تک فاز ارتدار روکار
۱۵ عدد	- پریز سه فاز ارتدار روکار



قبل از انجام کار به نکات اینمی مطرح شده در قسمت ۴-۱ توجه کنید.

۳-۹-۲ - مراحل انجام کار:

- مطابق شکل ۲۵-۳ لوله فولادی نمره ۱۳/۵ را به اندازه های داده شده بیرید و خم کنید.
- سر لوله ها را که به جعبه تقسیم و قوطی پریزها وصل

می شوند، حدیده کنید.

■ لوله ها و پریزها و ترمینال را روی تابلوی مشبک نصب



کنید.

■ توسط فنر سیم کشی، سیم ها را از ترمینال به پریزها

بکشید و به پیچ های مربوطه وصل کنید.

■ پریزها را بیندید و با اتصال سه فاز و ارت و نول به

ترمینال، پریزها را آزمایش کنید.

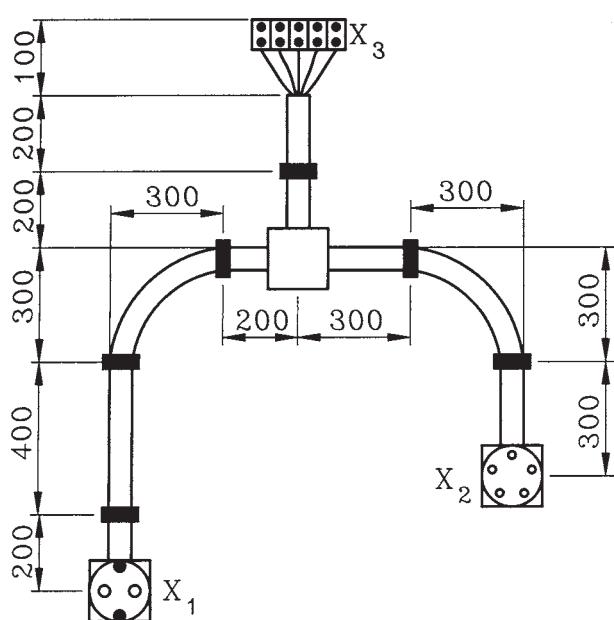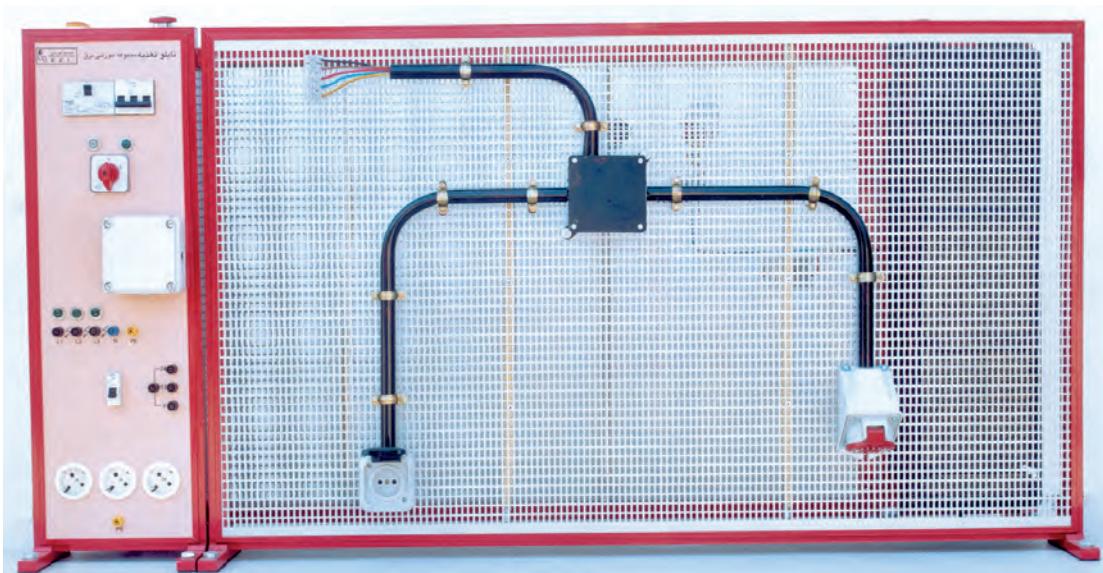

X_1 = پریز تک فاز روکار ارت دار

X_2 = پریز سه فاز روکار ارت دار و نول

X_3 = ترمینال (اندازه ها به mm)

شکل ۴-۲۵

۱۰-۳- کار عملی شماره ۱۰: نصب و سیم کشی مدار روشنایی کلید یک پل بالا مپ رشته ای و پریز یک فاز روکار

۱۰-۳- وسایل مورد نیاز برای ۱۵ نفر

- تابلوی مشبک ۱۵ عدد
- ترمینال ۷۵ عدد
- کلید یک پل روکار ۱۵ عدد
- پریز یک فاز ارت دار روکار ۱۵ عدد
- جعبه تقسیم روکار ۳۰ عدد
- لامپ رشته ای توپلی ۱۵ عدد
- بست کابل تخت ۱۵ عدد
- کابل تخت $NYIF^2 \times 1/5mm$ ۱۰ متر
- کابل تخت $NYIF^3 \times 1/5mm$ ۳ متر
- کابل تخت $NYIF^4 \times 1/5mm$ ۱۵ متر
- سیم چین ۱۵ عدد
- سیم لخت کن ۱۵ عدد
- دم باریک ۱۵ عدد
- پیچ گوشی ۱۵ عدد
- فاز متر ۳ عدد
- آوومتر ۳ عدد
- میز کار ۳ عدد
- پیچ و مهره ۱۸۰ عدد
- خط کش فازی ۱۵ عدد


قبل از انجام کار به نکات ایمنی مطرح شده در قسمت ۱۰-۲ توجه کنید.

۱۰-۳- مراحل انجام کار:

■ مطابق شکل ۱۰-۲۶ کلید یک پل روکار، جعبه تقسیم های روکار، ترمینال و لامپ رشته ای را با توجه به اندازه های داده شده، روی تابلو مشبک نصب کنید.

■ کابل های تخت $2 \times 1/5mm$ و $3 \times 1/5mm$ تک رشته ای را مطابق نقشه به ترمینال، کلید یک پل، پریز ارت دار یک فاز و لامپ رشته ای وصل کرده و در جعبه تقسیم ها به هم اتصال دهید.

■ مدار را وصل و آزمایش کنید.

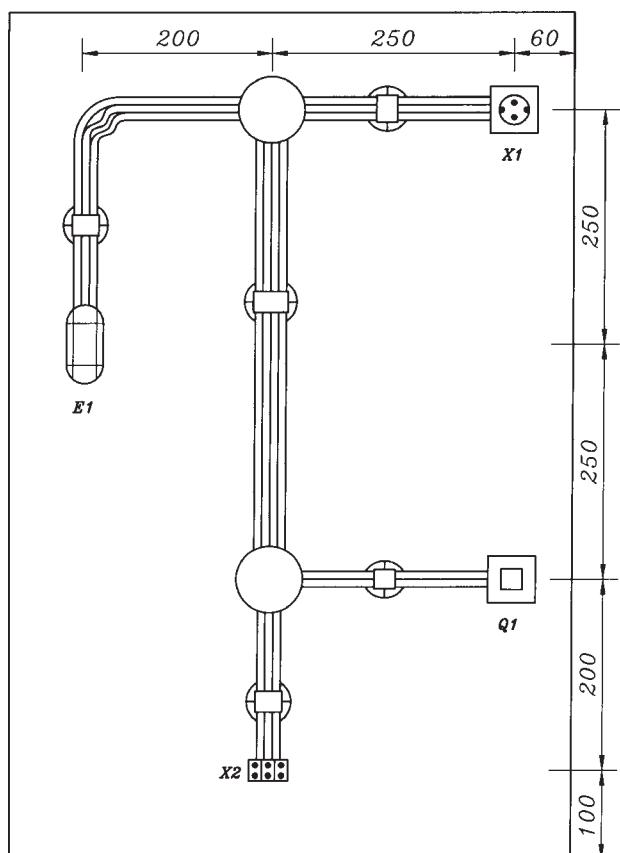


شکل ۱۰-۲۶

۱۱-۳- کار عملی شماره ۱۱: نصب و سیم کشی مدار روشنایی کلید سری با لامپ فلورسنت روکار
۱۱-۳- وسایل مورد نیاز برای ۱۵ نفر

۱۵ عدد	- کلید سری روکار
۴۵ عدد	- ترمینال
۳۰ عدد	- لامپ فلورسنت
۱۵ عدد	- جعبه تقسیم روکار
۳۰ متر	- کابل افسان نمره $3 \times 1 / 5 \text{ mm}^2$
۱۵ عدد	- خطکش فلزی
۱۵ عدد	- انبردست
۱۵ عدد	- سیم چین
۱۵ عدد	- سیم لخت کن
۱۵ عدد	- پیچ گوشتی
۳ عدد	- فازمتر
۳ عدد	- آوومتر
۱۵ عدد	- تابلو مشبک
۱۵ عدد	- چاقوی کابل بری
۱۵ عدد	- دمباریک

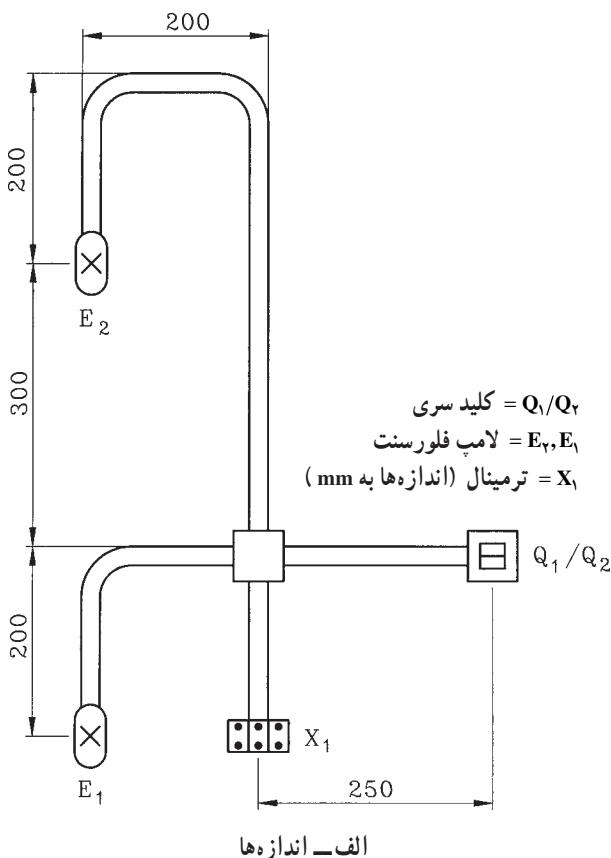
Q_1/Q_2 = کلید سری
 E₁, E₂ = لامپ فلورسنت
 X₁ = ترمینال (اندازه ها به mm)



۱۱-۳- مراحل انجام کار:

- مطابق شکل ۲-۲۷ کلید سری، لامپ های فلورسنت، جعبه تقسیم روکار و ترمینال را روی تابلو مشبک نصب کنید.
- توسط کابل های افسان نمره $3 \times 1 / 5 \text{ mm}^2$ ۳ مدار را اتصال دهید.

■ مدار را وصل و آزمایش کنید.

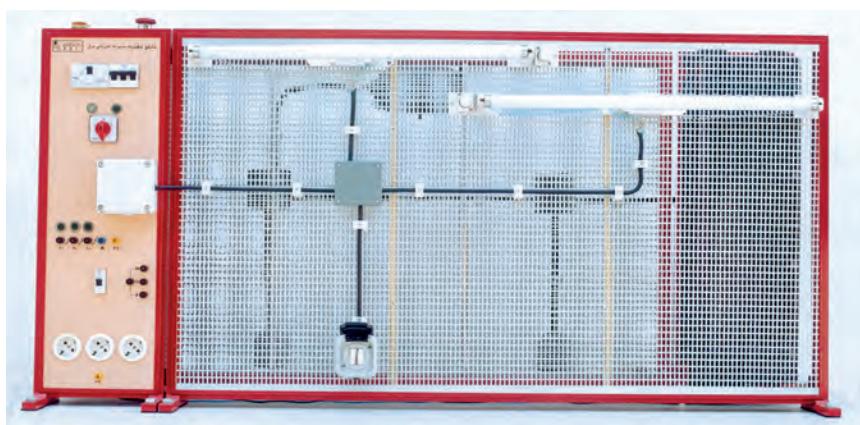

ب - شمای واقعی

شکل ۲-۲۷


۱۲-۳- کار عملی شماره ۱۲: نصب و سیم کشی مدار

روشنایی کلید تبدیل با لامپ رشته‌ای روکار


۱۲-۱- وسایل مورد نیاز برای ۱۵ نفر

- کلید تبدیل روکار ۳ عدد
- جعبه تقسیم روکار ۳ عدد
- ترمینال ۴۵ عدد
- لامپ رشته‌ای روکار ۱۵ عدد
- کابل $NYM^3 \times 1/5mm^2$ ۳ متر
- کابل $NYM^4 \times 1/5mm^2$ ۱۵ متر
- سیم چین ۱۵ عدد
- سیم لخت کن ۱۵ عدد
- پیچ گوشی ۱۵ عدد
- پیچ و مهره ۱۸° ۳ عدد
- فازمتر ۳ عدد
- آوومتر ۳ عدد
- تابلو مشبک ۱۵ عدد
- چاقوی کابل بری ۱۵ عدد
- میزکار ۳ عدد

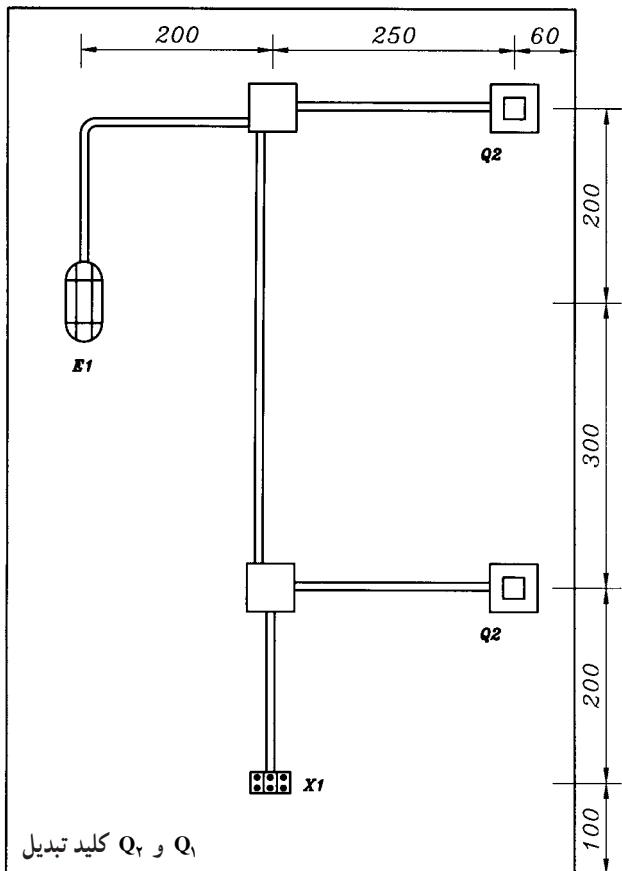قبل از انجام کار به نکات ایمنی مطرح شده در قسمت ۱-۴-۲ توجه کنید.



الف - اندازه‌های مدار

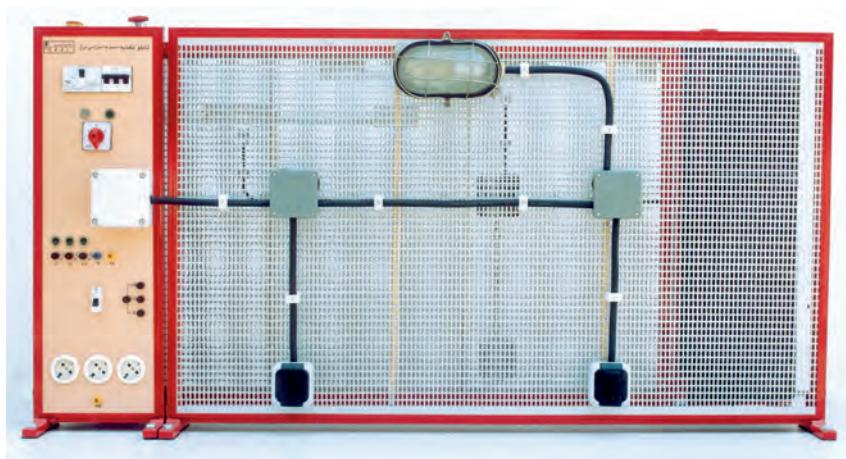

ب - شکل واقعی

شکل ۳-۲۸

۱۲-۳- مراحل انجام کار:

■ مطابق شکل ۳-۲۸ کلیدهای تبدیل

روکار، جعبه تقسیم‌های روکار، لامپ رشته‌ای با قاب تونلی روکار، و ترمینال را روی تابلو مشبک نصب کنید.

■ با کابل‌های $NYM^3 \times 1/5mm^2$

و $NYM^4 \times 1/5mm^2$ با توجه به اندازه‌های داده شده در نقشه، مدار را اتصال دهید.

■ مدار را وصل و آزمایش کنید.

قبل از انجام کار به نکات ایمنی مطرح شده در قسمت
۱-۴-۲ توجه کنید.



۱۳-۳- کار عملی شماره ۱۳: نصب و سیم کشی پریزهای یک فاز ارت دار و مدار روشنایی


۱۳-۱- وسایل مورد نیاز

- تابلو خالی برق همراه با نکات ایمنی
- شینه مسی
- کابل $3 \times 16\text{mm}^2$ NYM
- کلیدهای مینیاتوری ۱۶ A
- کابل نمره $3 \times 1 / 5\text{mm}^2$
- سیم نمره $1 / 5\text{mm}^2$
- لامپ رشته‌ای کلیددار روکار
- لامپ رشته‌ای روکار
- بروژکتور روکار
- پریز یک فاز ارت دار روکار
- پریز دوبل یک فاز ارت دار روکار
- پریز آتن
- کابل آتن
- پیچ و مهره
- کابلشو
- برس کابلشو
- چاقوی کابل بری
- سیم چین
- سیم لخت کن
- انبردست
- پیچ گوشی
- دمباریک
- فازمتر
- آوومتر
- دریل دستی برقی
- مته الماسه
- مته فولادی
- چکش فلزی
- رولپلاک
- پیچ چوب
- بست کابل
- کاپین سیم کشی یا اتاق


۱۳-۳- مراحل انجام کار:

■ شکل ۳-۲۹ دیاگرام تکخطی (نقشه‌فنی)، شکل ۳-۳۰

نقشه‌ی قرارگیری وسایل الکتریکی در پلان ساختمانی یا کابین سیم‌کشی و شکل ۳-۳۱ دیاگرام تکخطی تابلوی الکتریکی را نشان می‌دهند. وسایل الکتریکی را روی یک اتاق و یا کابین سیم‌کشی نصب کنید.

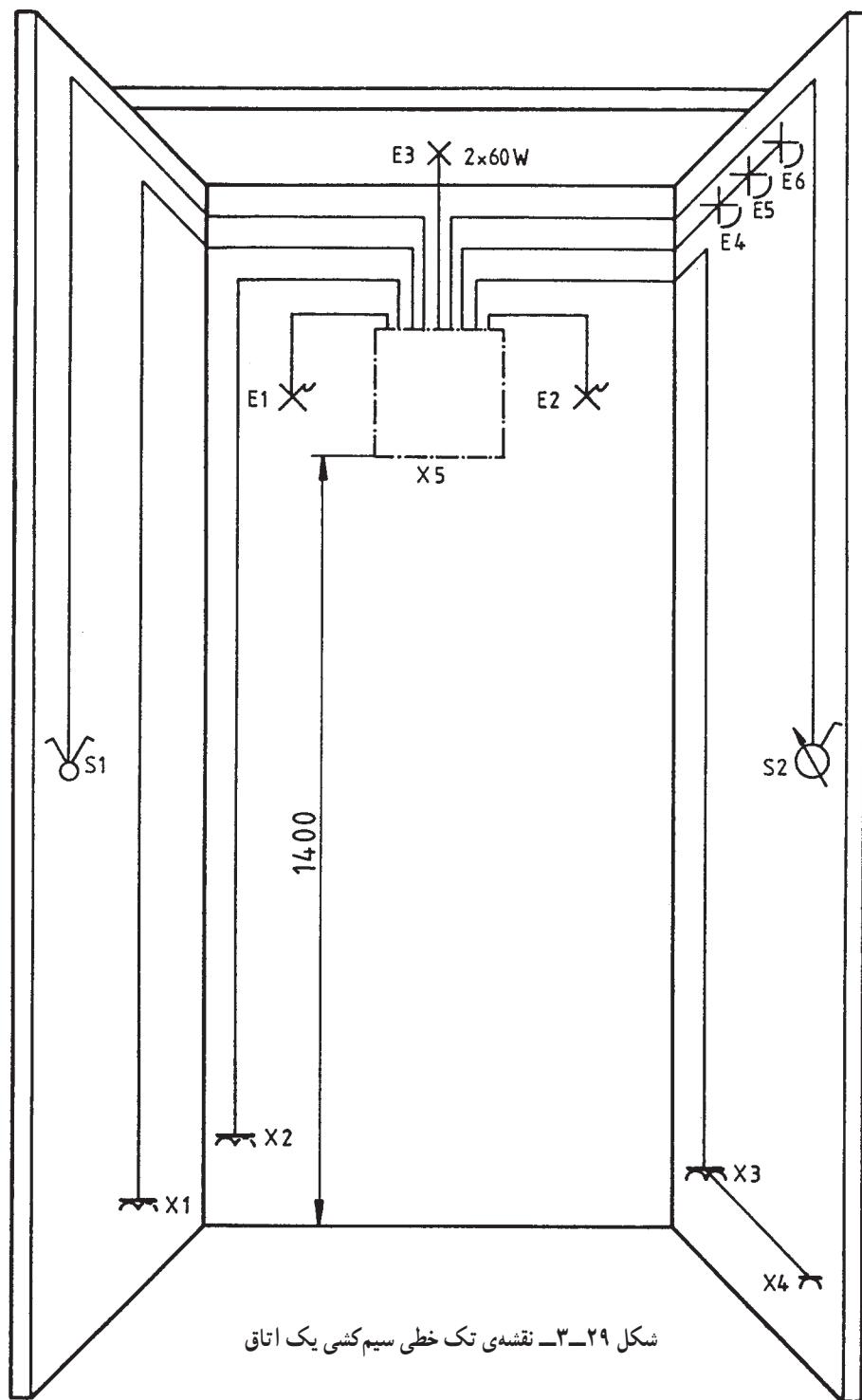


شکل ۳-۲۹- نقشه‌ی تکخطی سیم‌کشی یک اتاق

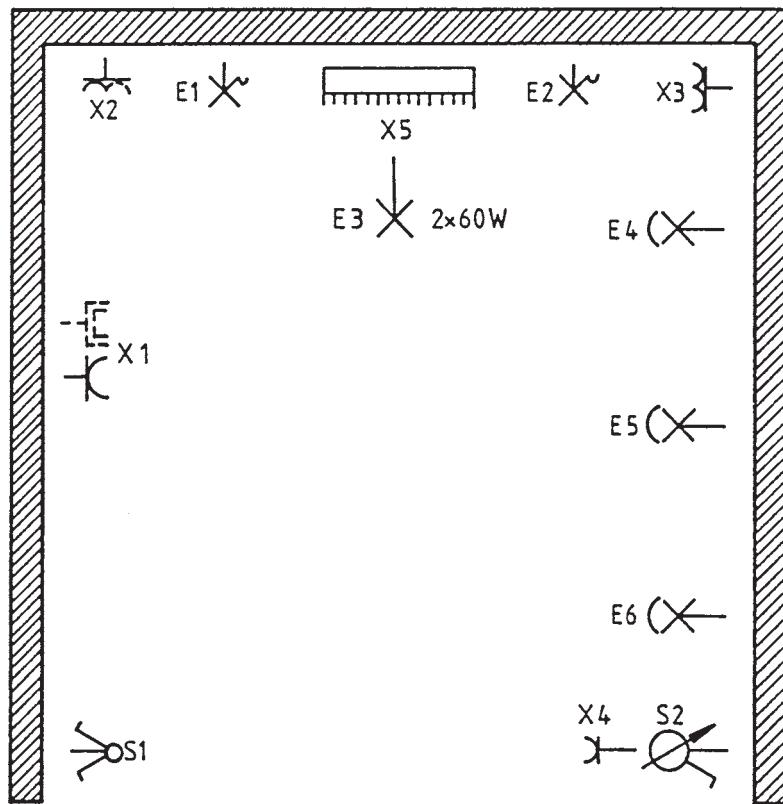

- E_1 = لامپ کلیددار روکار
 E_2 = لامپ کلیددار روکار
 E_3 = دو لامپ رشتهای $60W$ روکار
 E_4 = پروژکتور روکار
 E_5 = پروژکتور روکار
 E_6 = پروژکتور روکار
 X_1 = پریز دوبل یک فاز ارتدار یا پریز یک فاز ارتدار با پریز آنن روکار
 X_2 = پریز دوبل ارتدار یک فاز روکار
 X_3 = پریز دوبل ارتدار یک فاز روکار
 X_4 = پریز یک فاز ارتدار روکار
 X_5 = تابلو برق
 S_1 = کلید سری روکار
 S_2 = دیمیر برای سه پروژکتور

شکل ۳-۳ - نقشه قرار گرفتن وسایل و قطعات

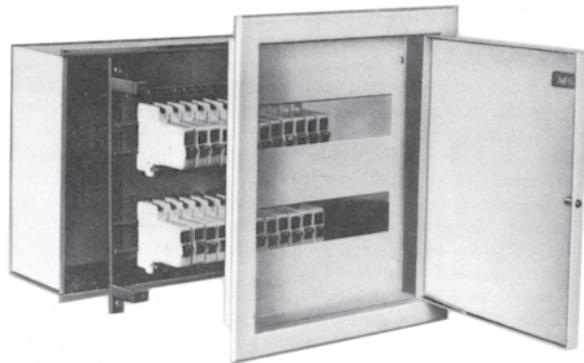


الف - شمای ظاهری

- مطابق نقشه‌ی شکل ۳-۳۱ کلیدهای مینیاتوری را داخل تابلوی خالی که در اختیار دارید نصب و سیم کشی کنید.
- شینه‌های فاز و نول و ارت را داخل تابلو نصب کنید.
- کابل ورودی به تابلو $NYM\ 16mm^2$ را انتخاب کنید، سر کابل سه‌رشته را لخت کنید، سر سیم‌های لخت شده را کابشو بزنید و به شیشه‌های مربوطه پیچ کنید.

- از شینه‌ی فاز به کلیدهای مینیاتوری را توسط سیم نمره $1/5mm^2$ اتصال دهید. این اتصال به شینه توسط کابشو و به کلیدهای مینیاتوری با برداشتن روپوش سر سیم‌ها و قراردادن سیم‌های بدون روپوش در زیر پیچ کلیدهای مینیاتوری انجام دهید.
- از کلیدهای مینیاتوری به لامپ‌های کلیددار E_1 و E_2 ، لامپ E_3 که توسط کلید سری S_1 ، بروژکتورهای E_4 ، E_5 و E_6 که توسط کلید دیم‌دار S_2 کنترل می‌شوند، پریزهای یک فاز ارت‌دار X_1 و X_2 ، پریز دوبل تک فاز ارت‌دار X_3 و پریز یک فاز ارت‌دار X_4 توسط کابل‌های مسی نمره $1/5mm^2$ اتصال دهید. (اتصال کابل‌ها از تابلو به لامپ‌ها و پریزها به وسیله‌ی بست کابل انجام شود).

■ مدار را به برق وصل کنید و آزمایش را انجام دهید.

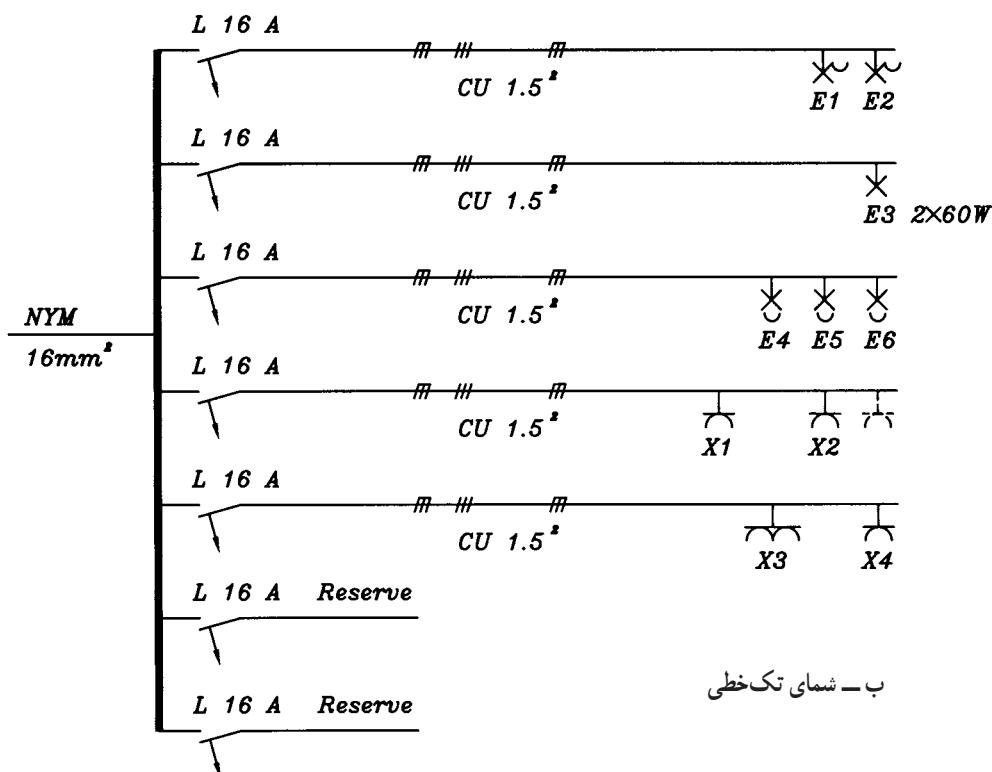

شکل ۳-۳۱ - نقشه‌ی فنی سیم کشی از تابلو به قسمت‌های مختلف

آزمون پایانی (۳)

زمان : ۲۴ دقیقه

- ۱- استفاده از انرژی الکتریکی به طور مستقیم توسط کدام وسیله ممکن می شود؟
الف- پریز ب- کلید ج- فیوز د- کابل
- ۲- در جاهای نمناک از چه نوع پریزی استفاده می شود؟ این پریز با کدام نوع لوله مورد استفاده قرار می گیرد؟
الف- پریز معمولی، لوله PVC ب- پریز معمولی ارتدار، لوله فولادی
ج- پریز بارانی، لوله PVC د- پریز بارانی، لوله خرطومی
- ۳- سیم ارت به کدام پیچ پریز ارتدار یک فاز وصل می شود؟
الف- پیچ مربوط به سوراخ سمت راست ب- پیچ مربوط به سوراخ سمت چپ
ج- پیچ مربوط به شاخک ها د- موارد الف یا ب
- ۴- در پریزهایی که دارای سه سوراخ در یک ردیف می باشند (پریزهای یک فاز)، کدام سوراخ مربوط به بدنه (ارت) است؟
الف- سوراخ سمت راست ب- سوراخ سمت چپ
ج- سوراخ سمت راست یا چپ د- سوراخ وسطی
- ۵- سیم های فاز را از نول توسط چه وسیله ای تشخیص می دهند؟
الف- فاز متر ب- آمپر متر ج- ولت متر
- ۶- برای تشخیص وجود اختلاف پتانسیل بین فاز و نول و دو فاز از چه وسیله ای استفاده می شود؟
الف- لامپ آزمایش ب- فاز متر ج- آمپر متر
- ۷- برای عبور دادن سیم از داخل لوله از چه وسیله ای استفاده می شود؟
الف- فرنکش ب- فرن سیم کشی ج- سیم فولادی
- ۸- برای ارتباط چند لوله و یا چند کابل از چه وسیله ای استفاده می شود؟
الف- قوطی کلید ب- جعبه تقسیم ج- پریز
- ۹- پریزهای برق برچه اساسی انتخاب می شوند؟
الف- موارد کاربرد، شرایط محل نصب، میزان ولتاژ و تعداد فازها
- ب- اینمی مورد لزوم، محاسبه ای مقدار جریانی که تغذیه می کند در انواع توکار و روکار
- ج- اتصال زمین یا بدون اتصال زمین، معمولی یا حفاظت شده در برابر رطوبت و نفوذ آب، یک فاز و سه فاز، قفل شو یا بی خطر
- د- هرسه مورد

۱۰- ارتفاع نصب پریزها در موتورخانه و تعمیرگاه، چندسانی متراز کف تمام شده باید باشد؟

الف - ۱۰۰ ب - ۱۳۰ ج - ۱۴۰ د - ۱۱۰

۱۱- ارتفاع پریزهای برق در اتاق عمل که از نوع ضدانفجار نباشد حداقل در ارتفاع چند سانتی متری از کف تمام شده باید باشد؟

الف - ۳۰ ب - ۱۱۰ ج - ۱۵۵ د - ۱۲۰

۱۲- برای روشن و خاموش کردن یک لامپ از یک محل از چه وسیله‌ای استفاده می‌شود؟

الف - کلید یک پل

ج - کلید تبدیل

۱۳- برای روشن و خاموش کردن یک لامپ از دو محل از کدام کلید استفاده می‌شود؟

الف - کلید سری ب - دو کلید تبدیل ج - یک کلید تبدیل د - کلید دوپل

۱۴- برای روشن و خاموش کردن دو لامپ از یک محل که هر لامپ هم به تنهایی و هم باهم کنترل شوند، از کدام کلید روشنایی استفاده می‌شود؟

الف - کلید دوقطبی

ج - کلید سری

۱۵- جنس رشته‌ی لامپ رشته‌ای از چیست؟

الف - مس ب - کرم نیکل ج - تنگستن

۱۶- چک (سیم بیچ) در لامپ فلورسنت چه عملی انجام می‌دهد؟

الف - جرقه زدن داخل لوله لامپ فلورسنت و قطع مدار پس از راهاندازی

ب - بالا بردن ولتاژ جهت راهاندازی

ج - محدود کردن جریان بعد از روشن شدن لامپ

د - ب و ج

۱۷- برای جلوگیری از پیدایش جرقه و پارازیت در مدار لامپ فلورسنت، چه وسیله‌ای به استارت وصل می‌شود؟


الف - خازن به طور موازی

ج - سلف به طور موازی

۱۸- ارتفاع نصب کلیدها از کف تمام شده در محل‌های مسکونی و اماکن صنعتی چند سانتی متر است؟

الف - ۱۰۰ ب - ۱۱۰ ج - ۱۵۵ د - ۱۳۰

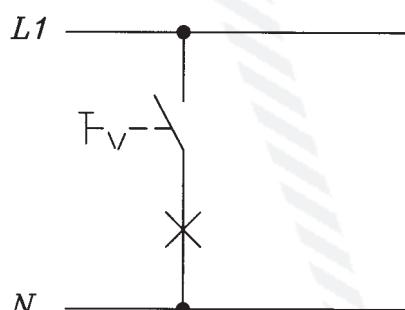۱۹- شکل مقابل شمای گسترده مدار کدام کلید روشنایی را نشان می‌دهد؟




الف - یک پل

ب - دوپل


ج - سری

د - تبدیل

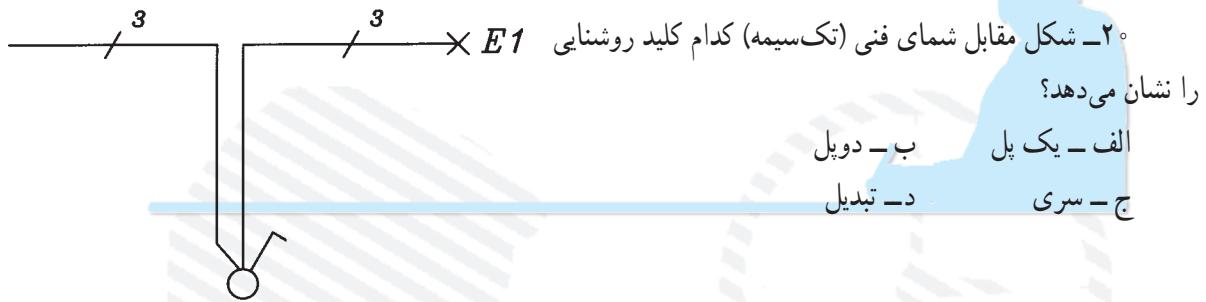


۲۱- شکل زیر نقشه‌ی حقیقی (چند سیمه) کدام کلید روشنایی را نشان می‌دهد؟

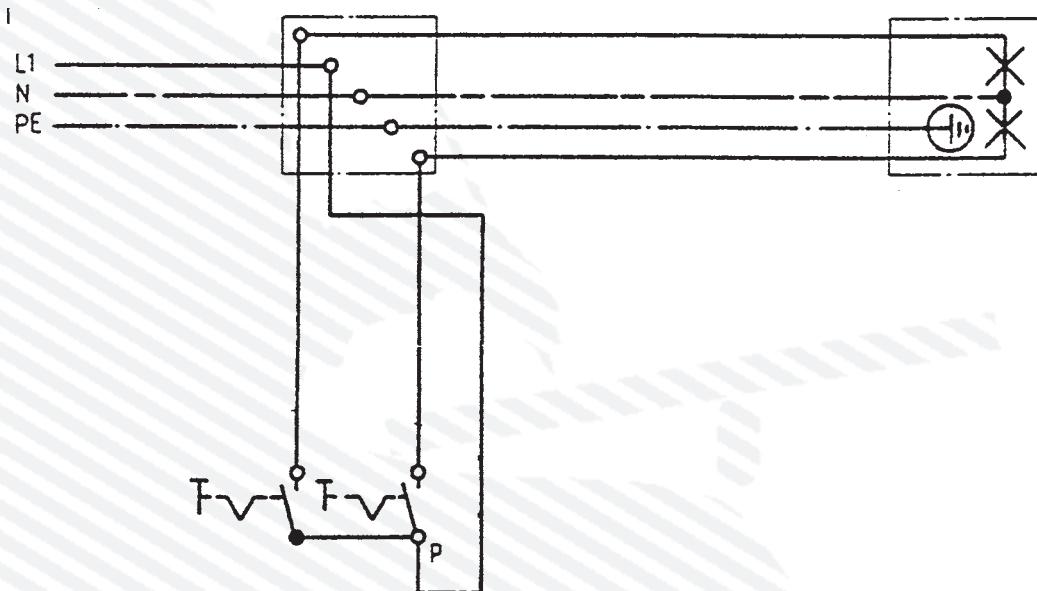الف - یک پل ب - دو پل (دو قطبی)
ج - سری د - تبدیل



۲۲- شکل مقابل مدار چند سیمه‌ی کدام کلید روشنایی را نشان می‌دهد؟

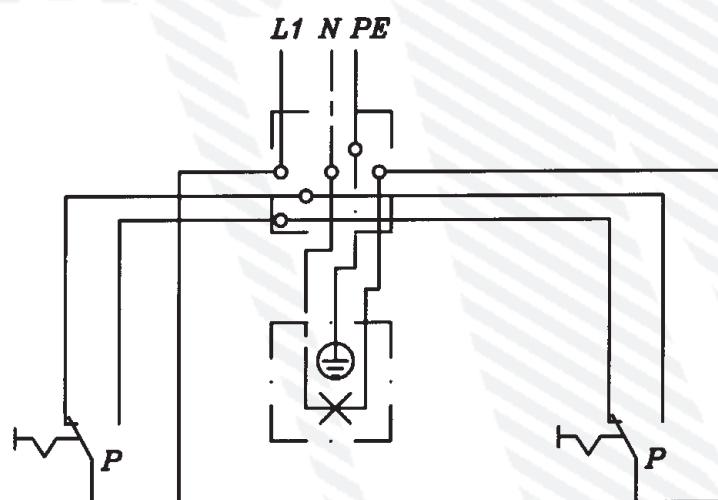الف - دوپل (دو قطبی) ب - سری
ج - تبدیل د - یک پل




۲۳- شکل مقابل مدار تک خطی کدام کلید روشنایی را نشان می دهد؟ سیم کشی چگونه باید انجام شود؟

الف - کلید تبدیل، روکار

ب - کلید تبدیل، زیر کار


ج - کلید سری، روکار

د - کلید سری، زیر کار

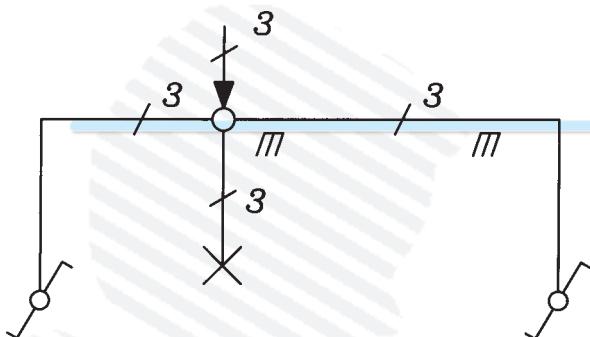

۲۴- در شکل زیر سیم ارت به کدام قسمت از لامپ وصل می شود؟

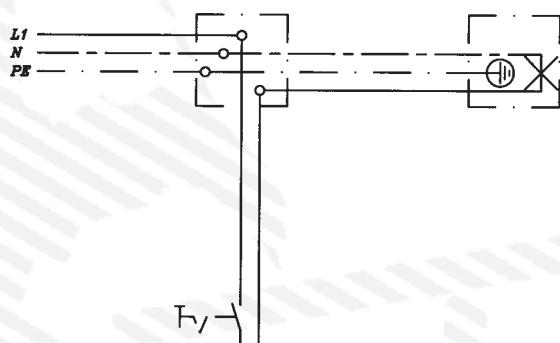الف - به ته لامپ ب - به بدنه لامپ ج - به حباب فلزی لامپ د - به هرسه قسمت



نصب و سیم کشی پریزهای یک فاز ارت دار روکار و
مدارات روشنابی

۱۴-۳- وسایل مورد نیاز برای ۱۵ نفر


۱۵ عدد	- جعبه تقسیم
۶۰ عدد	- ترمینال
۳۰۰ عدد	- پیچ چوب
۳۰۰ عدد	- رولپلاک
۱۰۰ متر $1/5\text{mm}^2$	- کابل های سه رشته ای نمره
۱۵ عدد	- بست کابل
۳۰ عدد	- لامپ رشته ای روکار
۳۰ عدد	- کلید سری روکار
۷۵ عدد	- پریز یک فاز ارت دار روکار
۱۵ عدد	- انبردست
۱۵ عدد	- سیم چین
۱۵ عدد	- سیم لخت کن
۱۵ عدد	- پیچ گوشتی
۳ عدد	- فاز متر
۱۵ عدد	- دم باریک
۳ عدد	- آوومتر
۳ عدد	- پروژکتور

۱۴-۳- مراحل انجام کار:

■ وسایل الکتریکی را مطابق شکل صفحه‌ی بعد در روی صفحه‌ی مشبك نصب کنید.

■ از جعبه تقسیم توسط کابل‌های مربوطه مطابق شکل به کلیدها، پریزها و لامپ‌ها و پروژکتورها وصل کنید. در جعبه تقسیم از ترمینال استفاده کنید و کابل‌ها توسط بست کابل به دیوار یا دیوارهای کابین سیم کشی نصب کنید.

■ مدار را به برق وصل کرده، آزمایش کنید.

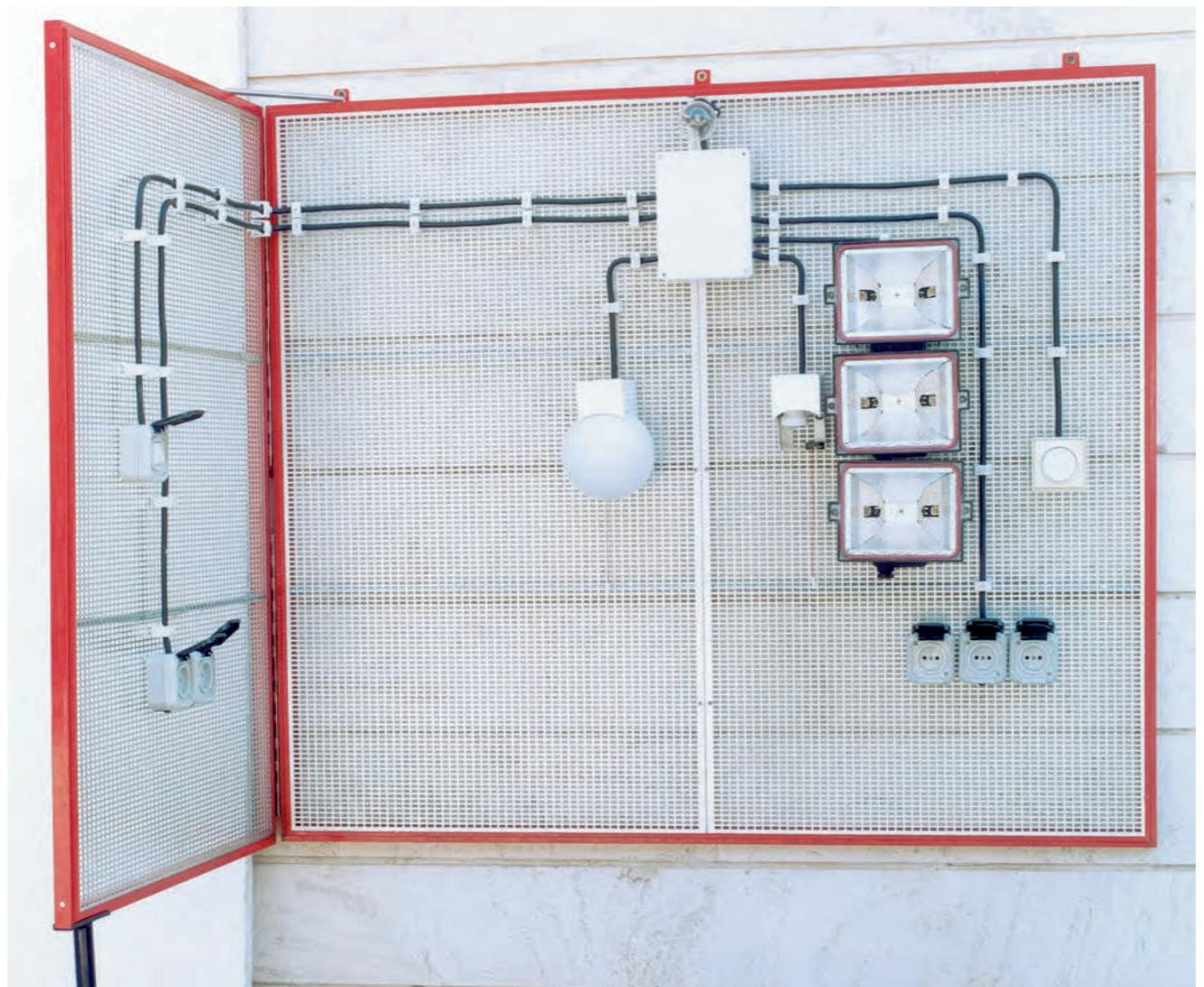

نقشه‌ی آزمون عملی پایانی