
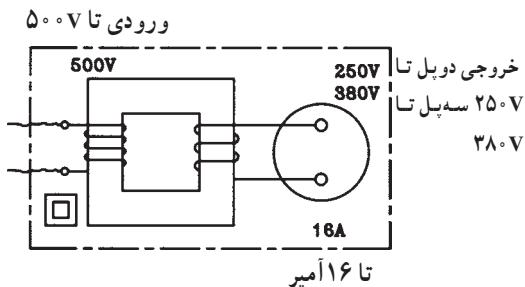


## ۵-۶ حفاظت توسط ترانسفورماتور جداکننده

در این نوع حفاظت از ترانسفورماتور با دو سیم پیچ مجزای یک به یک و یا کاهنده استفاده می‌شود که ولتاژ خروجی آن بیش از ۴۲ ولت است. در ترانسفورماتور یک به یک ولتاژ ثانویه برابر ولتاژ شبکه است. ترانسفورماتور، ولتاژ تغذیه مصرف‌کننده را از نظر الکتریکی از شبکه جدا می‌کند. به ثانویه ترانسفورماتور حفاظتی اتصال بیش از یک مصرف‌کننده مجاز نمی‌باشد، زیرا در صورت اتصال بدنه همزمان دو مصرف‌کننده احتمال خطر برق‌گرفتگی وجود خواهد داشت. ثانویه این نوع ترانسفورماتور نبایستی اتصال زمین داشته باشد.

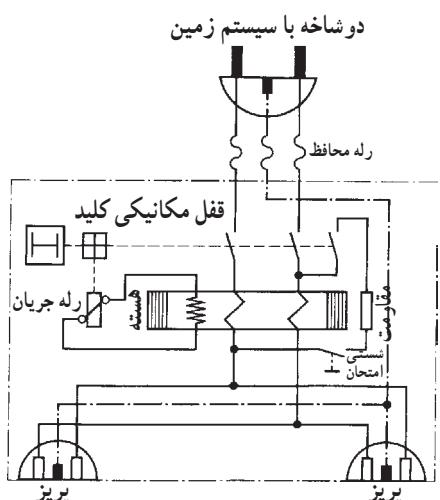

شکل ۶-۱۰



شکل ۶-۱۱

هنگامی که بار نامتعارن است از سیم نول جریان عبور می‌کند.

## ۶-۶ حفاظت توسط کلید خطای جریان (FI)

کلید خطای جریان (FI) برای حفاظت شخص در مقابل ولتاژهای تماس به کار می‌رود.

اصول کار این کلید بدین ترتیب است که دو هادی با جریان‌هایی در جهت مخالف هم و یکسان در داخل یک هسته آهند که روی آن سیم پیچ تعبیه شده قرار گرفته‌اند. میدان‌های حاصله از آن‌ها در هسته، مخالف هم بوده و هم‌دیگر را خنثی می‌کنند. درنتیجه در سیم پیچ روی هسته نیروی محرکه القا نمی‌شود.

رله جریان که به سیم پیچ وصل است تحریک نمی‌شود. در صورتی که از یکی از دوهادی، جریان عبور نکند یا جریان هادی‌ها یکسان نباشد میدان حاصل باعث ایجاد نیروی محرکه در سیم پیچ شده و رله جریانی را که توسط این سیم پیچ تغذیه می‌شود تحریک می‌کند. این رله، خود می‌تواند باعث قطع کناتک‌های کلید و درنهایت قطع مدار شود.


در نوع سه‌فاز این کلید تمامی هادی‌های فازها و نول از داخل هسته عبور می‌کند و با توجه به این که در این سیستم جریان‌ها در هر لحظه صفر است ولتاژی در سیم پیچ روی هسته القا نمی‌شود.

چون در حالت بار نامتعادل از سیم نول جریان عبور می‌کند، در سیستم‌های یک فاز و یا سه‌فاز باستی سیم نول نیز از داخل هسته آهند عبور داده شود.

در صورتی که یکی از فازهای مصرف‌کننده به بدنه اتصال

یابد در این صورت مجموع جریان‌های لحظه‌ای سه‌فاز و نول در داخل هسته آهنی صفر نشده و میدان مغناطیسی متغیر هسته باعث ایجاد نیروی محرکه در سیم پیچ دور هسته و درنهایت باعث تحریک رله جریان و قطع مدار خواهد شد. برای آزمایش کلید FI از شستی آزمایش روی کلید استفاده می‌شود. با فشار دادن شستی آزمایش اختلاف جریان در سیم‌های داخل کلید ایجاد شده و باعث قطع مدار خواهد شد. در استفاده از این کلید نیز بدنه مصرف کننده؛ بایستی به سیستم زمین حفاظتی مجهر باشند ولی نیازی نیست تا مقاومت زمین به کمتر از ۲ یا ۴ اهم برسد. بلکه این مقاومت معمولاً می‌تواند در حدود چند صد اهم نیز باشد. در صورت عدم وجود سیستم زمین اتصال بدنه موجب قطع کلید خواهد شد و این امر می‌تواند باعث بروز حادثه شود.

شکل ۶-۱۲ مسیر جریان را در مدار کلید FI وقتی که شستی آزمایش را فشار دادیم، نشان می‌دهد، که با خط پررنگ مشخص شده است.

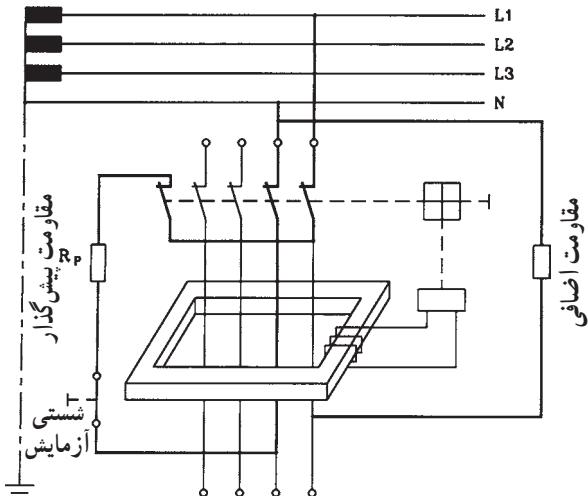

شکل ۶-۱۲



شکل ۶-۱۳

شکل ۶-۱۳ ظاهر کلید FI تک فاز را نشان می‌دهد.




شکل ۶-۱۴

شکل ۶-۱۴ کلید FI تک فاز پریزدار را نشان می‌دهد.


از کلید FI تک فاز پریزدار می‌توانید برای تغذیه یک وسیله استفاده کنید.

شکل ۶-۱۵ ظاهر کلید FI سه فاز را نشان می‌دهد.

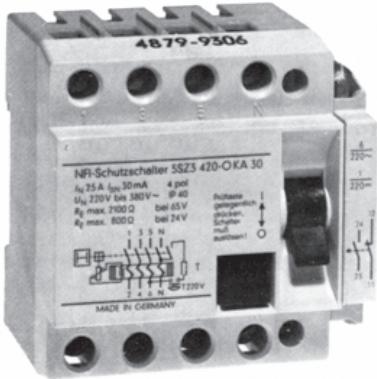

شکل ۶-۱۵


پس از نصب کلید FI حتماً آن را آزمایش کنید تا از صحت عمل آن مطمئن شوید.

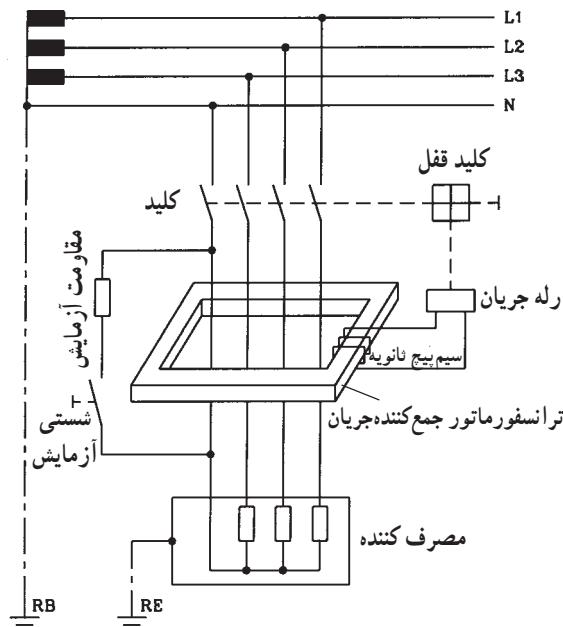

شکل ۶-۱۶

شکل ۶-۱۶ مدار کلید FI سه فاز را نشان می‌دهد.

هنگام خرید کلید FI مراقب باشید تا نوع کلید مرغوب و قابل اعتماد باشد.

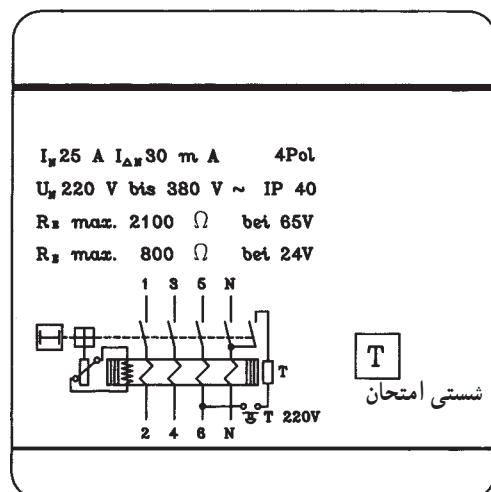

شکل ۶-۱۷

شکل ۶-۱۷ مشخصات روی کلید FI را نشان می‌دهد.

$$I_N = 25A$$

$$I_{DN} = 30mA$$


$$R_{E\max} = 2100 \Omega$$

$$R_{E\max} = 80 \Omega$$


چهار کن tact کلید FI = 4 pol

حافظت بین المللی ۴۰ (دستگاه در برابر نفوذ

اجسام جامد با قطر بیش از یک میلی متر حفاظت دارد).

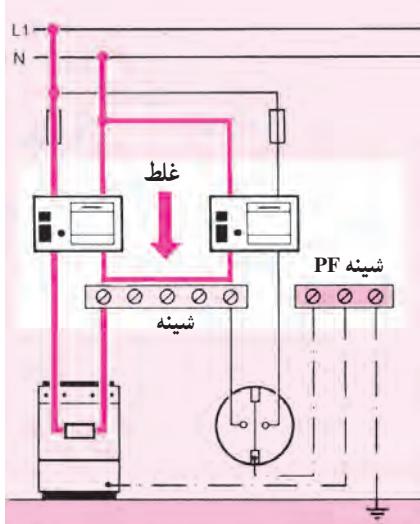

شکل ۱۸-۶ مدار غلط

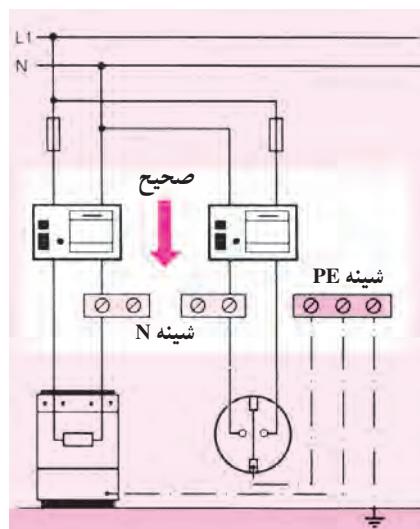

شکل ۱۹-۶ مدار صحیح

در صورتی که از دو کلید FI در مدار مصرف کننده و یک پریز ارت دار استفاده شود بایستی هر مدار، شینه نول (N) جداگانه‌ای داشته باشد زیرا برای کارکرد مصرف کننده، جریان از داخل کلید FI مربوط به پریز نیز عبور می‌کند و باعث قطع آن کلید می‌شود.

شکل ۱۸-۶ مدار غلط و شکل ۱۹-۶ مدار صحیح دو کلید FI متصل به مصرف کننده را نشان می‌دهد.


مدار نقشه کلید FI معمولاً به وسیله کارخانه سازنده داده می‌شود. با مراجعه به آن نقشه می‌توانید اتصال صحیح کلید را برقرار کنید.

## ۷-۶- کار عملی شماره ۲۰ : نصب و سیم کشی وسایل حفاظت الکتریکی اشخاص توسط کلید FI

قبل از انجام کار به نکات اینمی مطرح شده در قسمت  
۴-۲ توجه کنید.

### ۷-۶-۱- وسایل مورد نیاز برای یک نفر

- فیوز سه فاز ۱ عدد
- کلید FI ۱ عدد
- الکتروموتور سه فاز ۱ عدد
- سیم افشار نمره  $2/5 \text{ mm}^2$  ۵ متر
- پیچ گوشتی ۱ عدد
- انبردست ۱ عدد
- سیم چین ۱ عدد
- سیم لخت کن ۱ عدد
- فاز متر ۱ عدد
- آوومتر ۱ عدد
- تابلو کار ۱ عدد
- پیچ و مهره ۱ عدد
- آمپر متر ۱ عدد
- ولت متر ۱ عدد
- پتانسیومتر مشخصات داده شده ۱ عدد
- کلید سه فاز ۱ عدد
- متر ۱ عدد
- میله ارت ۱ عدد

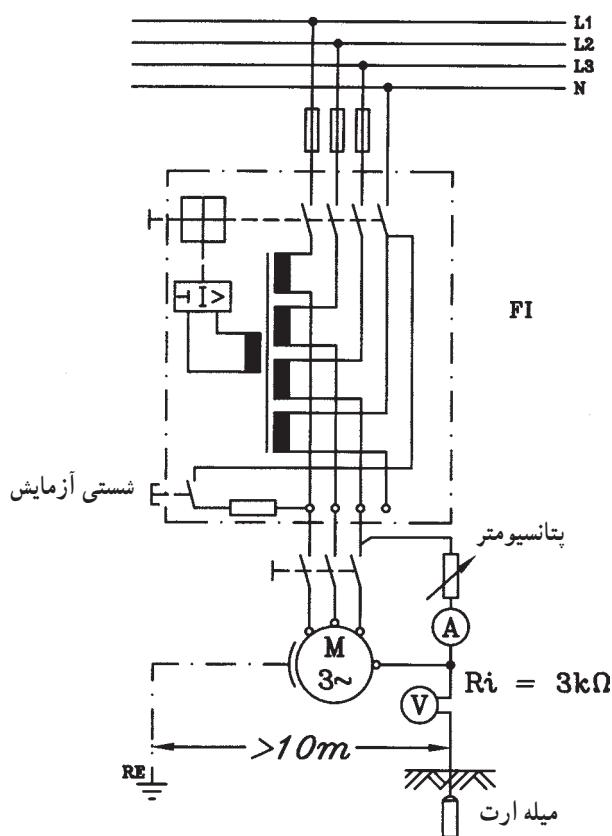

شكل ۲۰-۶

### ۷-۶-۲- مراحل انجام کار:

- مداری مطابق شکل ۲۰-۶ توسط کلید FI، الکتروموتور سه فاز با اتصال بدنه الکتروموتور به زمین، وصل کنید.
- فیوزها را بر حسب جریان نامی موتور انتخاب کنید.
- کلید FI را وصل کرده و توسط شستی آزمایش، کلید را امتحان کنید.
- با درنظر گرفتن مسایل حفاظتی اتصال بدنه در الکتروموتور ایجاد کرده و سپس کلید FI را وصل کنید و قطع شدن کلید FI را آزمایش کنید.

## آزمون پایانی (۶)

زمان: ۲۰ دقیقه

۱- دلایل ایجاد برق گرفتگی کدام است؟

الف - فقدان تجهیزات و وسائل حفاظتی

ب - کاربرد ناصحیح وسائل

ج - نداشتن آموزش کافی و لازم

د - هرسه

۲- کلید FI به چه منظوری استفاده می شود؟

الف - حفاظت شخص در مقابل اتصال بدن

ب - حفاظت وسائل الکتریکی در مقابل اتصال بدن

ج - حفاظت وسائل الکتریکی در مقابل اتصال کوتاه

د - هرسه مورد

۳- ولتاژ عیب چیست؟

الف - ولتاژی که دستگاه الکتریکی با آن ولتاژ کار می کند.

ب - ولتاژی که در اثر پیش‌آمدن عیوبی بین یک قسمت بدن فلزی و زمین ایجاد می شود.

ج - قسمتی از ولتاژ عیب که بدن انسان بین آن واقع می شود.

د - هرسه

۴- تمام بدن دستگاه را در چه نوع حفاظتی عایق می کنند؟

الف - عایق کردن

ب - توسط ترانسفورماتور ۱ به ۱

ج - توسط رله حرارتی

د - توسط رله مغناطیسی

۵- ترانسفورماتور ایزوله برای چه نوع حفاظتی به کار می رود؟

الف - شخص

ب - زمین

ج - دستگاه


۶- شکل مقابل چه نوع کلیدی است؟


الف - مغناطیسی

ب - حرارتی

ج - FI

د - حرارتی مغناطیسی

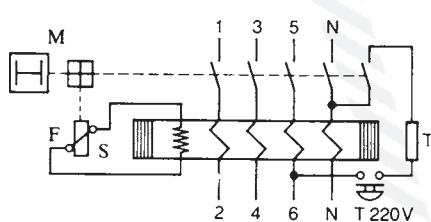

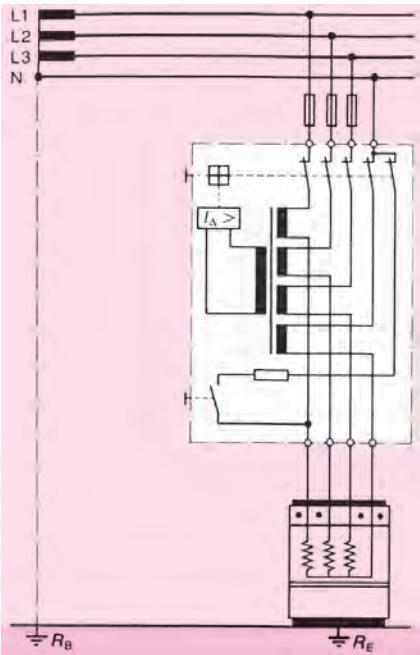

۷- مدار مقابله چه نوع حفاظتی است؟

الف - شخص در مقابل اتصال بدن

ب - گرمکن در مقابل اتصال بدن

ج - گرمکن در مقابل اتصال کوتاه دوفاز به هم دیگر و یا فاز و

نول

د - گرمکن و شخص

۸- الکترودهای اتصال زمین نوع میله مسی مغز فولادی دارای چه قطرهای هستند؟

الف - ۱۳mm

ب - ۱۶mm

ج - ۲۰mm و ۲۵mm

د - هر سه مورد

۹- ابعاد صفحه مسی تخت الکترود زمین، چند میلی متر است؟

الف - ۷۰۰×۷۰۰×۳

ب - ۵۰۰×۵۰۰×۳

ج - ۱۰۰×۱۰۰×۲

د - ۴۰۰×۴۰۰×۴

۱۰- به ثانویه ترانسفورماتور حفاظتی اتصال بیش از یک مصرف‌کننده مجاز نمی‌باشد. زیرا

الف - در صورت اتصال بدن همزمان دو مصرف‌کننده احتمال برق گرفتگی وجود خواهد داشت.

ب - وسایل حفاظتی قطع نمی‌کنند.

ج - ولتاژ تماس بین مصرف‌کننده‌ها تقسیم می‌شود.

د - هر سه مورد

۱۱- کدام‌یک از مطالب زیر درمورد کلید FI صحیح است؟

الف - سیم نول نیز همراه سیم فاز از داخل کلید FI تک فاز باید عبور کند.

ب - سیم نول نیز همراه سیم فازها از داخل کلید FI سه فاز باید عبور کند.

ج - عبور سیم نول از داخل کلید FI سه فاز نیازی نیست.

د - الف و ب

۱۲- علائم  $I_{\Delta N}$ ،  $I_{poL}$  در روی کلید FI چیست؟

الف - جریان خطأ، چهار کنتاکت


ب - جریان نامی، چهار کنتاکت

ج - جریان خطأ، حفاظت بین المللی

د - جریان نامی، حفاظت بین المللی

## ۶-۸-۱ وسایل مورد نیاز

۳ عدد	فیوز 4A
۳ عدد	فیوز 2A
۱ عدد	کلید FI سه فاز
۱ عدد	سه لامپ هر کدام W۲۲۰، V۱۰۰ نصب داخل محفظه
۵ متر	سیم افشار نمره ۱/۵ mm <sup>۲</sup>
۱ عدد	تابلو مشبک
۱ عدد	سیم چین
۱ عدد	سیم لخت کن
۱ عدد	انبردست
۱ عدد	پیچ گوشتی
۱ عدد	فازمتر
۱ عدد	آوومتر
۱ عدد	پیچ و مهره
۱ عدد	دم باریک
مقدار مورد نیاز	

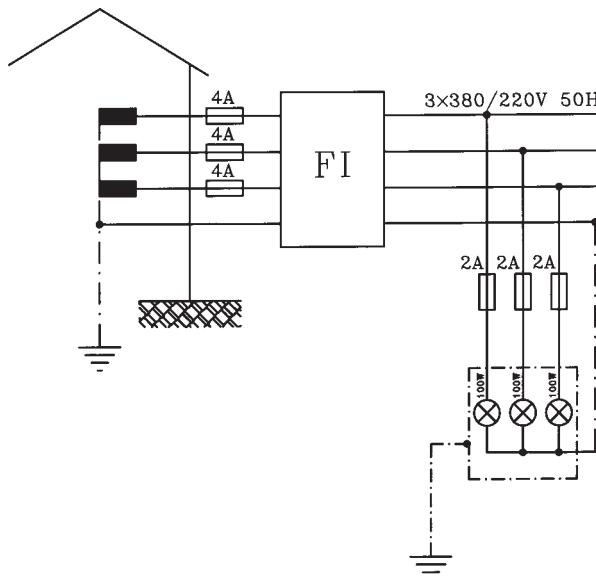

## ۶-۸-۲ مراحل انجام کار:

■ روی تابلو مشبک فیوزهای 4A و 2A، کلید FI و سه لامپ W۲۲۰، V۱۰۰ که در داخل محفظه فلزی قرار دارد، نصب کنید.

■ بدن محفظه لامپ‌ها را به سیم ارت وصل کنید.  
(درصورتی که نقطه صفر ترانسفورماتور توزیع به زمین وصل شده باشد).

■ مدار را سیم کشی و توسط شستی آزمایش، امتحان کنید.

اتصال مدار کلید FI را با استفاده از نقشه کارخانه سازنده انجام دهید.

پاسخ آزمون‌های واحد کار (۱)

پاسخ آزمون پیش‌آزمون	پاسخ آزمون پایانی
۱_ب	۱_ب
۲_ج	۲_ج
۳_الف	۳_الف
۴_د	۴_د
۵_الف	۵_الف
۶_ال	۶_ال
۷_ب	۷_الف
۸_ب	۸_الف
۹_د	۹_ب
۱۰_د	۱۰_الف
۱۱_ج	۱۱_ج
۱۲_ال	۱۲_ب
۱۳_ب	
۱۴_ج	
۱۵_ج	
۱۶_د	
۱۷_ب	
۱۸_ب	
۱۹_ال	
۲۰_ال	
۲۱_ج	
۲۲_ج	
۲۳_ال	
۲۴_ج	

پاسخ آزمون‌های (۲)

پاسخ آزمون پیش‌آزمون	پاسخ آزمون پایانی
۱_الف	۱_ب
۲_د	۲_ج
۳_ب	۳_الف
۴_ب	۴_ب
۵_الف	۵_ج
۶_ج	
۷_الف	
۸_ب	
۹_ب	
۱۰_ج	
۱۱_الف	
۱۲_ج	
۱۳_الف	
۱۴_ب	
۱۵_الف	
۱۶_ب	
۱۷_د	
۱۸_ال	
۱۹_ب	
۲۰_الف	
۲۱_ب	
۲۲_ال	
۲۳_ج	
۲۴_ج	
۲۵_الف	
۲۶_ب	
۲۷_ال	
۲۸_ب	
۲۹_الف	
۳۰_ب	
۳۱_ال	
۳۲_ج	
۳۳_ب	
۳۴_ال	
۳۵_ب	
۳۶_د	
۳۷_د	
۳۸_ال	
۳۹_ج	
۴۰_الف	
۴۱_د	
۴۲_ج	
۴۳_الف	
۴۴_ب	
۴۵_د	
۴۶_ال	
۴۷_ب	
۴۸_د	
۴۹_ال	
۵۰_ب	

پاسخ آزمون‌های (۳)

پاسخ آزمون پیش‌آزمون	پاسخ آزمون پایانی
۱_الف	۱_الف
۲_ج	۲_د
۳_ج	۳_ب
۴_د	۴_ب
۵_ال	۵_ب
۶_ال	۶_ب
۷_ب	۷_الف
۸_ب	۸_الف
۹_د	۹_ب
۱۰_د	۱۰_الف
۱۱_ج	۱۱_ج
۱۲_ال	۱۲_ب
۱۳_ب	
۱۴_ج	
۱۵_ج	
۱۶_د	
۱۷_ب	
۱۸_ب	
۱۹_ال	
۲۰_ال	
۲۱_ج	
۲۲_ج	
۲۳_ال	
۲۴_ج	

پاسخ آزمون‌های واحد کار (۶)

پاسخ آزمون پیش‌آزمون	پاسخ آزمون پایانی
۱- د	۱- ب
۲- الف	۲- د
۳- ب	۳- ج
۴- الف	۴- ب
۵- الف	۵- د
۶- ج	۶- الف
۷- الف	۷- ج
۸- د	۸- ب
۹- الف	۹- ج
۱۰- الف	۱۰- ب
۱۱- د	
۱۲- الف	

پاسخ آزمون‌های واحد کار (۵)

پاسخ آزمون پیش‌آزمون	پاسخ آزمون پایانی
۱- الف	۱- الف
۲- ب	۲- الف
۳- د	۳- ج
۴- الف	۴- الف
۵- د	۵- ج
۶- د	۶- د
۷- الف	۷- الف
۸- الف	۸- ج
۹- الف	۹- ب
۱۰- الف	
۱۱-	
۱۲- الف	
۱۳- ب	
۱۴- ب	
۱۵- ج	

پاسخ آزمون‌های واحد کار (۴)

پاسخ آزمون پیش‌آزمون	پاسخ آزمون پایانی
۱- الف	۱
۲- ب	۲
۳- ج	۳- د
۴- ب	۴- الف
۵- الف	

پاسخ آزمون‌های پایانی عملی واحد کار (۵)  
جدول ارزشیابی

جدول ۲—کاهش می‌یابد

حالت سری	مقاومت R	خازن C
Ω بر حسب $R_{E_1}$	۱۹۲	۱۸۹
Ω حالت سری بر حسب R	۱۹۹	۳۵۳
$\mu F$ بر حسب C	-	۹
ضریب قدرت φ COS φ	۱	۰/۴۷۳
زاویه فاز φ	۰°	۶۲°

جدول ۱—لامپ با خازن

حالت سری	مقاومت R	خازن C
V بر حسب U	۲۲۰	۲۲۰
W بر حسب P	۱۲۲	۵۶
A بر حسب I	۰/۵۶۲	۰/۵۵
V بر حسب UE <sub>1</sub>	۱۰۸	۱۰۴
V بر حسب U <sub>R</sub>	۱۱۲	-
V بر حسب U <sub>C</sub>	-	۱۹۲

## منابع

- ۱\_ LE 2105 - 15 siemens
- ۲\_ LE 3399 - 15 siemens
- ۳\_ LE 1108 - 15 siemens
- ۴\_ LE 1115 - 15 siemens
- ۵\_ LE 2147 - 15 siemens
- ۶\_ LE 2180 - 15 siemens
- ۷\_ LE 2123 - 01 siemens
- ۸\_ LE 1116 - 15 siemens
- ۹\_ LE 3196 - 15 siemens
- ۱۰\_ LE 3190 - 15 siemens
- ۱۱\_ Betriebliche kennntnisvermittlung AEG
- ۱۲\_ برق صنعتی، مهندس سرایی، از انتشارات حرفه و فن نوین.
- ۱۳\_ جدول مهندسی برق و قدرت، ترجمه مهندس هاشمی.
- ۱۴\_ Fachkunde Elektrotechink EUROPA LEHRMITTEL
- ۱۵\_ Lichttechnik AEG
- ۱۶\_ LE 2106 - 15 siemens
- ۱۷\_ Installieren Grundlehgang siemensAG
- ۱۸\_ کارکارگاهی سال دوم هنرستان
- ۱۹\_ مشخصات فنی عمومی و اجرایی تأسیسات برق، سازمان مدیریت و برنامه ریزی.
- ۲۰\_ اصول مقدماتی الکتریسیته، مهندس غلامعلی سرایی، از انتشارات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور.

٢١\_Electrical installations Handbook siemens

٢٢\_SchutzmaBnahmen siemens

4 . 5

4 . 7

٢٣\_ LE 2170 siemens

٢٤\_ LE 2169 siemens

٢٥\_Electrical Measurments v.popov

٢٦\_Portable Measuring Instruments and Devices H & B catalogue 1.

٢٧\_ LE 1118 - 15 siemens

٢٨\_ LE 2147 - 15 siemens

٢٩\_ LE 2105 - 15 siemens

٣۔ اندازه گیری الکتریکی، مهندس سلطانی .

٣١ درس فنی الکترونیک سال سوم هنرستان

