
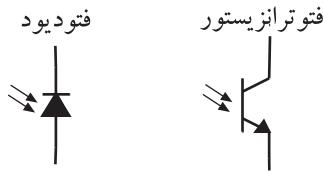



۶-۴-۶ گیرنده‌ی مادون قرمز

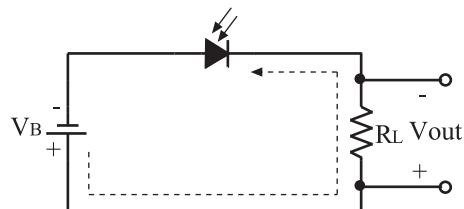


شکل ۶-۲۰- سمبل فنی فتودیود و فتوترانزیستور



شکل ۶-۲۱- مدار بایاس فتودیود

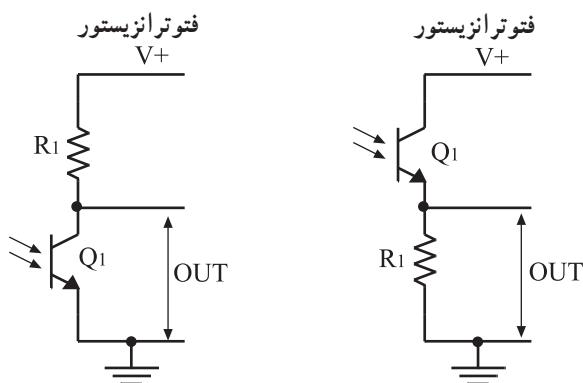

شکل ۶-۲۲- مدار بایاس فتوترانزیستور

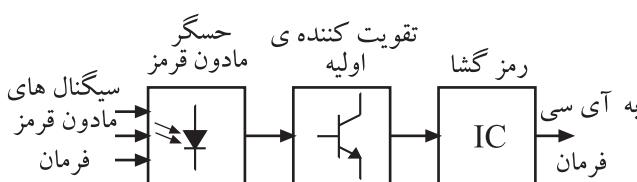

شکل ۶-۲۳- بلوك دياگرام يك گيرنده‌ی دستگاه کنترل از راه دور

۶-۴-۷- فتوترانزیستور: سیگنال فرمان ارسال شده از دستگاه فرستنده‌ی کنترل از راه دور توسط يک حسگر (سنسور) نوری در مدار گیرنده دریافت می‌شود. این حسگر يک فتودیود یا فتوترانزیستور است که نمونه‌ی آن‌ها در شکل ۶-۲۰ مشاهده می‌کنید.

طبق شکل ۶-۲۱ فتودیود در بایاس معکوس قرار می‌گیرد و هرگاه نور به آن تابیده شود، از خود جریان الکتریکی عبور می‌دهد، هنگامی که به فتودیود نور تابیده نشود مانند يک مقاومت اهمی زیاد یا کلید باز عمل می‌کند و جریانی از خود عبور نمی‌دهد.

فتوترانزیستور المانی است مانند ترانزیستور معمولی، با این تفاوت که هرگاه نوری به بیس آن تابیده شود، جریانی بین کلکتور - امیتر برقرار می‌شود. با قراردادن يک مقاومت روی پایه‌ی امیتر یا کلکتور ترانزیستور می‌توان جریان عبوری از ترانزیستور را به ولتاژ تبدیل کرد. در شکل ۶-۲۲ مدار بایاس فتوترانزیستور نمایش داده شده است.

۶-۴-۸- بلوك دياگرام گيرنده‌ی مادون قرمز: طبق

شکل ۶-۲۳ ولتاژ خروجی که همان سیگنال فرمان آشکار شده است، از طریق سیگنال مادون قرمز فرستنده به سمت گیرنده ارسال می‌شود و به حسگر مادون قرمز می‌رسد. سیگنال خروجی حسگر توسط يک تقویت کننده‌ی ترانزیستوری تقویت می‌شود و به آی‌سی رمزگشا می‌رسد. سیگنال خروجی آی‌سی همان فرمان‌های کنترل مدارهای الکترونیکی سیستم تصویری یا صوتی است. بلوك دیاگرام گیرنده‌ی دستگاه کنترل از راه دور در شکل ۶-۲۳ نشان داده شده است.


گیرنده‌ی کنترل از راه دور شامل قسمت‌های زیر

است:

- حسگر مادون قرمز
- تقویت کننده اولیه
- رمزگشا

در دستگاه فرستنده‌ی کنترل از راه دور، حسگر

یک فتودیود یا فتوترانزیستور است.

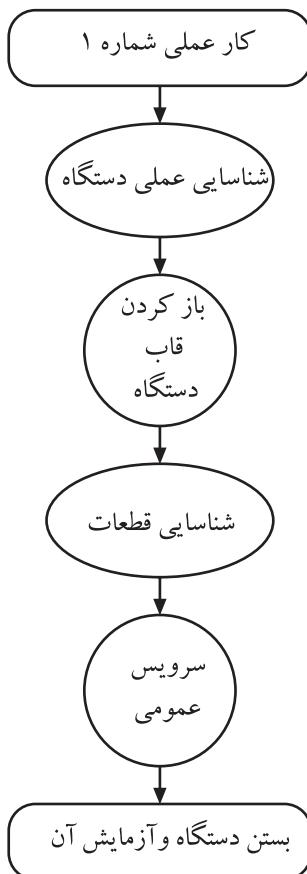

شکل ۲۴-۶-مراحل انجام این کار عملی



شکل ۲۵-۶-بعضی تجهیزات کار عملی

۵-۶-کار عملی شماره ۱

۱-۶-۵-هدف کلی: هدف از اجرای این کار عملی، آشنایی عملی با اجزا و قطعات داخلی دستگاه کنترل از راه دور و سرویس عمومی آن است.

۲-۶-خلاصه کار عملی: در این کار ابتدا به بررسی عملی یک دستگاه کنترل از راه دور از نظر چفت و بست و نحوه‌ی باز کردن آن می‌پردازیم، سپس دستگاه را باز می‌کنیم و قطعات آن را مورد شناسایی قرار می‌دهیم. در نهایت سرویس عمومی دستگاه را اجرا می‌کنیم و مجدداً دستگاه را می‌بندیم (شکل ۲۴).

۳-۵-۶-ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی

موردنیاز

- دستگاه کنترل از راه دور
- پیچ‌گوشی مناسب با نیاز
- الکل و پنبه
- قلم مو تمیز کوچک
- پارچه‌ی تمیز
- جاروبرقی کوچک
- برخی از تجهیزات در شکل ۲۵ مشاهده می‌شود.


۴-۵-۶-دستورات ایمنی و حفاظتی

- ▲ از ابزار مناسب استفاده کنید.
- ▲ مراقب چفت و بست دستگاه باشید.
- ▲ قبل از تماس با پایه‌های آی‌اسی، بار استاتیک بدن خود را به زمین تخلیه کنید یا یک دستبند اتصال زمین، داشته باشید.
- ▲ از حللاهای نامناسب برای تمیز کردن استفاده نکنید.



▲ هنگام کار در محیط آزمایشگاه نظم و مقررات را رعایت کنید (شکل ۶-۲۶).

شکل ۶-۲۶

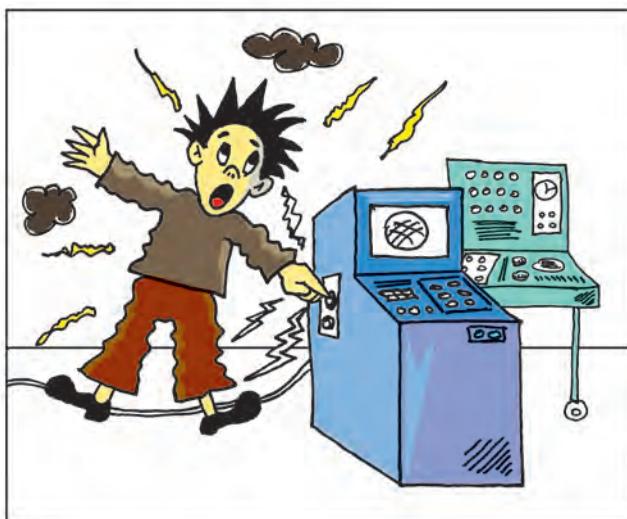

▲ از روشن و خاموش کردن دستگاههایی که به عملکرد آنها آشنایی نداشتند و ارتباطی به کار شما ندارد جداً خودداری کنید (شکل ۶-۲۷).

شکل ۶-۲۷— به قسمت‌های الکتریکی دستگاه در حال کار دست نزنید!



شکل ۶-۲۸— میز کار آزمایشگاه الکترونیک

▲ از وسایل و دستگاههای اندازه‌گیری حساس و میز کار موجود در آزمایشگاه مراقبت به عمل آورید (شکل ۶-۲۸).




شکل ۶-۲۹- وسایل و ابزار مخصوص تعمیرات الکترونیکی

▲ از وسایل و ابزارهای مخصوص تعمیرات دستگاه‌های الکترونیکی استفاده کنید و از عایق بودن دسته‌های ابزار از قبیل انبردست، دم باریک و پیچ‌گوشی اطمینان حاصل کنید (شکل ۶-۲۹).




شکل ۶-۳۰

▲ هنگام اندازه‌گیری اهم قطعات و یا بررسی شاسی دستگاه و یا لحیم کاری، دوشاخه‌ی دستگاه ضبط صوت را از پریز برق بیرون بکنید (شکل ۶-۳۱).

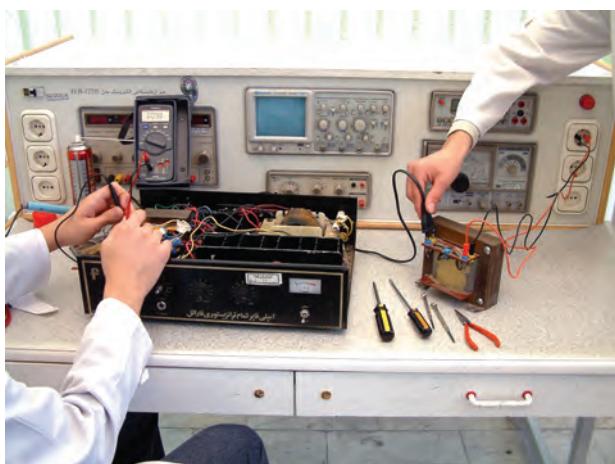

شکل ۶-۳۱- اگر به تعمیر لوازم الکترونیکی می‌پردازید، باید ترانسفورمر ایزوله کننده را مورد استفاده قرار دهید تا دستگاه تعمیری و مورد آزمایش از فاز و نول شهر مستقل شود.

▲ از ترانس ایزوله‌ی ۱:۱ با فیوز مناسب استفاده کنید تا دچار برق‌گرفتگی نشوید (شکل ۶-۳۱).

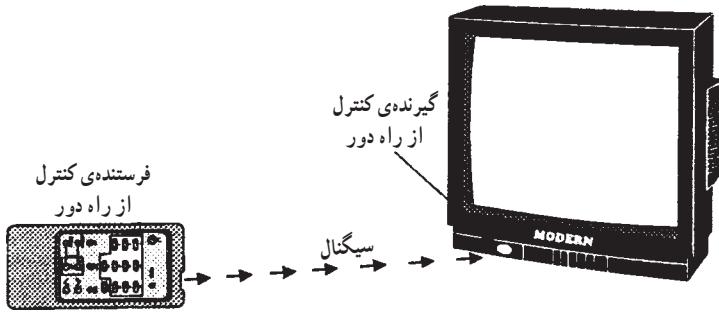

شکل ۶-۳۲ - دستگاه کنترل از راه دور

تعداد کلیدهای فشاری = عدد

مراقب باشید خارهای دستگاه نشکند.

ماتریس صفحه کلید

آیا رابطه‌ی $M \times N$ صادق است؟

► در باز کردن و بستن محفظه‌ی نوار شتاب نکنید.

► نوار را به آرامی در داخل دستگاه قرار دهید.

► هنگام باز کردن قاب دستگاه فرستنده از راه دور، به خارهای پلاستیکی دستگاه توجه کنید (شکل ۶-۳۲).

► به قطعات مکانیکی دستگاه فشار وارد نکنید.

► در صورتی که از منبع تغذیه‌ی جداگانه استفاده می‌کنید مراقب میزان ولتاژ تغذیه دستگاه باشید.

► هنگام جایه‌جایی وسایل، دستگاه‌های آموزشی یا اندازه‌گیری که حساس هستند، مواظب باشید که وسیله‌ای به زمین نیفتد.

۶-۵-۵ - مراحل اجرای کار عملی

- دستگاه کنترل از راه دور را آزمایش کنید.

- تعداد کلیدهای صفحه کلید را بشمارید و بنویسید.

- چفت و بست و پیچ‌های دستگاه را مورد بررسی قرار دهید.

- باتری را از دستگاه خارج کنید.

- با پیچ‌گوشی مناسب، پیچ‌های دستگاه را باز کنید.

- با روش مناسب، خارهای قاب دستگاه را آزاد کنید.

- با ملایمت بُرد داخل دستگاه را بپرون بکشید.

- ماتریس صفحه کلید را بررسی کنید و تصویر آن را رسم کنید.

- قطعات داخل دستگاه کنترل از راه دور را شناسایی و شماره‌ی فنی آن‌ها را مشخص کنید و در جدول ۶-۳ بنویسید.

جدول ۶-۳

ردیف	نام قطعه	شماره‌ی فنی	مشخصات
۱	آی‌سی		
۲	LED		
۳	مقاومت		
۴	خازن		
۵	ترانزیستور		
.....
.....
.....

در تمیز کردن دستگاه کنترل از راه دور دقت کنید و از حلال‌های نامناسب استفاده نکنید.

- با استفاده از قلم مو گرد و خاک داخل دستگاه کنترل از راه دور را پاک کنید.

- با استفاده از پنبه و الکل زیر صفحه کلید را تمیز کنید.
- قاب دستگاه را با آب و صابون مایع و قلم مو شست و شو دهید و با پارچه خشک کنید.

- چند دقیقه صبر کنید تا قاب و قطعات کاملاً خشک شود.


- دستگاه را با دقت بیندید.

- باتری‌ها را در داخل دستگاه قرار دهید.
- دستگاه را آزمایش کنید.


۶-۶- آشنایی با حافظه‌های کاربردی در سیستم‌های صوتی

حافظه‌ها از قسمت‌های اساسی در سیستم‌های دیجیتالی به شمار می‌روند و برای ذخیره‌ی اطلاعات و دستور کارهای اجرایی سیستم صوتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

از برخی از این حافظه‌ها می‌توان برای ضبط و پخش سیگنال صوتی استفاده کرد. با توجه به شکل ۶-۳۳ بیشترین کاربرد حافظه‌های صوتی در اسباب بازی کودکان، صدای موزیکال زنگ ساعت و دستگاه پیغام‌گیر تلفن، ضبط‌های خبرنگاری و ... است.

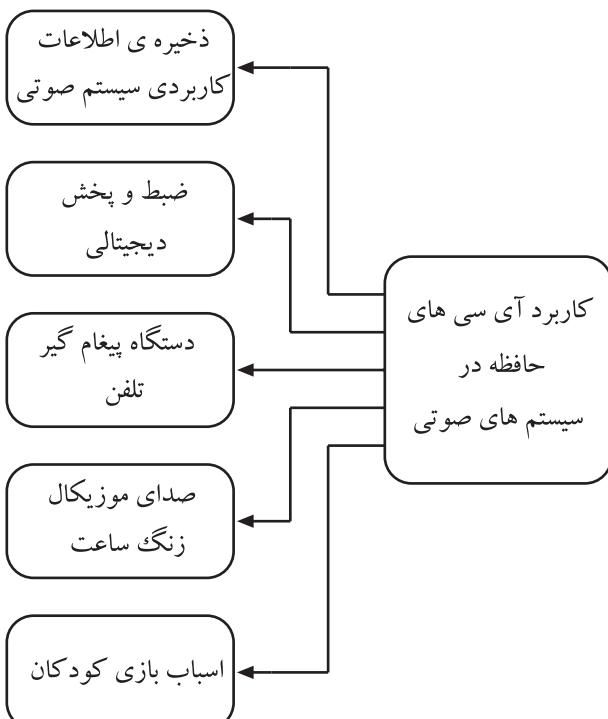


شکل ۶-۳۳ - کاربرد حافظه در سیستم‌های صوتی

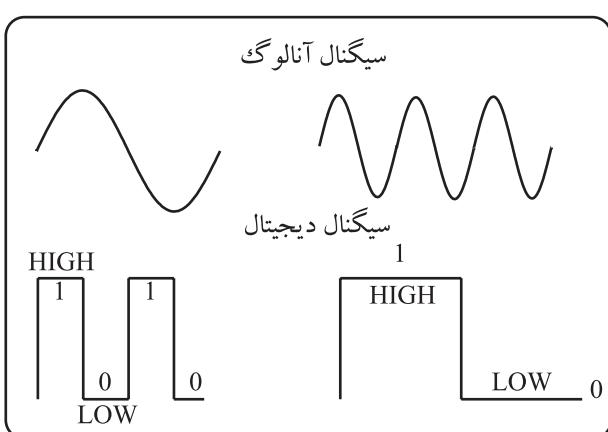


شکل ۶-۳۴ - سیگنال سینوسی آنالوگ و سیگنال مربعی دیجیتال


۶-۶-۱ - مبدل آنالوگ به دیجیتال: اطلاعات و دستورهای کنترلی سیستم صوتی، و هم‌چنین سیگنال صوتی (آنالوگ) در آی‌سی‌های حافظه، به صورت کُدهای باینری ۰ و ۱ (دیجیتالی) ذخیره می‌شوند. در شکل ۶-۳۴ دو سیگنال آنالوگ و دیجیتالی را مشاهده می‌کنید.

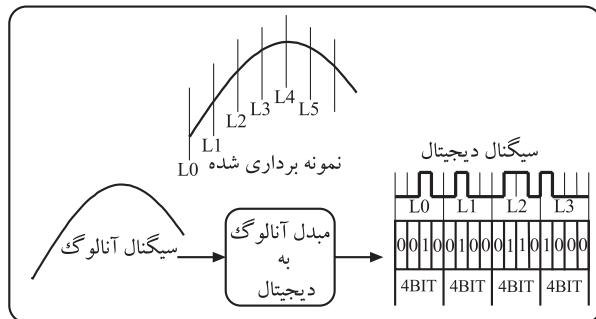


شکل ۶-۳۵—مبدل آنالوگ به دیجیتال، سیگنال ورودی آنالوگ و سیگنال خروجی کد های باینری است.

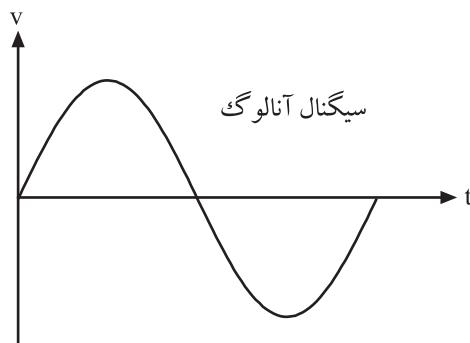

شکل ۶-۳۶

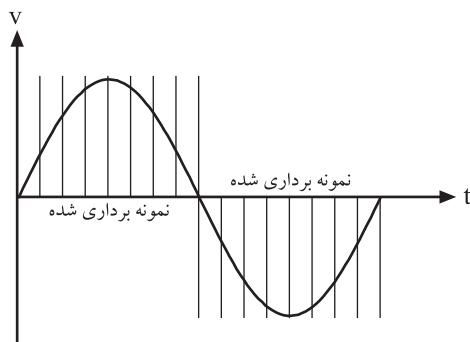

شکل ۶-۳۷

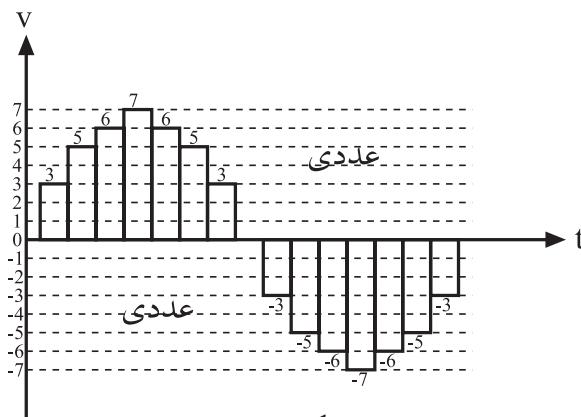


شکل ۶-۳۸

به مداری که سیگنال آنالوگ را به دیجیتال تبدیل می کند مُبدل آنالوگ به دیجیتال می گویند و آن را به صورت A/D نشان می دهند (شکل ۶-۳۵).

سیگنال آنالوگ (شکل ۶-۳۶) ابتدا توسط یک سیگنال مربعی نمونه برداری می شود. همان طور که در شکل ۶-۳۷ مشاهده می کنید، هر یک از نمونه های انتخاب شده از سیگنال صوتی را با یک سطح ولتاژ می سنجند که حداقل آن ۳ ولت است.

اطلاعات و دستورهای کنترلی سیستم صوتی، و همچنین سیگنال صوتی (آنالوگ) در آی سی های حافظه، به صورت کد های باینری ۰ و ۱ (دیجیتالی) ذخیره می شوند. تبدیل سیگنال آنالوگ به دیجیتال توسط مدار مبدل آنالوگ به دیجیتال انجام می شود.

بالاترین سطح ولتاژ نیز مربوط به یک سیگنال سینوسی است که مقدار آن به ۷ ولت می رسد. در نیم سیکل منفی سیگنال، مقادیر قرینه ولتاژ به وجود می آید (شکل ۶-۳۸).

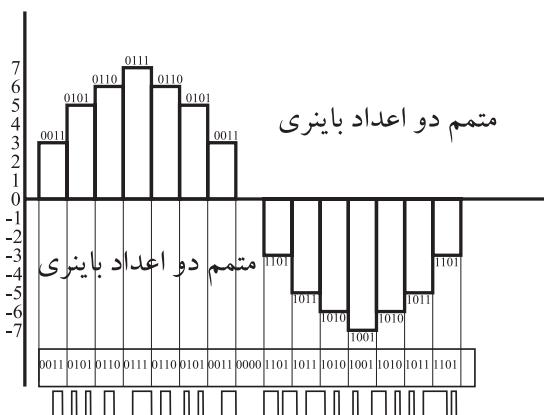



شکل ۶-۳۹

هر کدام از این سطوح ولتاژ را با یک گذرهاییتی باینری مشخص می‌کند (شکل ۶-۳۹). در انتهای، سیگنال آنالوگ به صورت قطار پالسی درمی‌آید (شکل ۶-۴۰).




شکل ۶-۴۰— تبدیل سیگنال آنالوگ به دیجیتال

۶-۶-۲ نمودار بلوکی مبدل آنالوگ به دیجیتال A/D: در شکل ۶-۴۱ نمودار بلوکی اساس کار مبدل آنالوگ به دیجیتال را مشاهده می‌کنید.

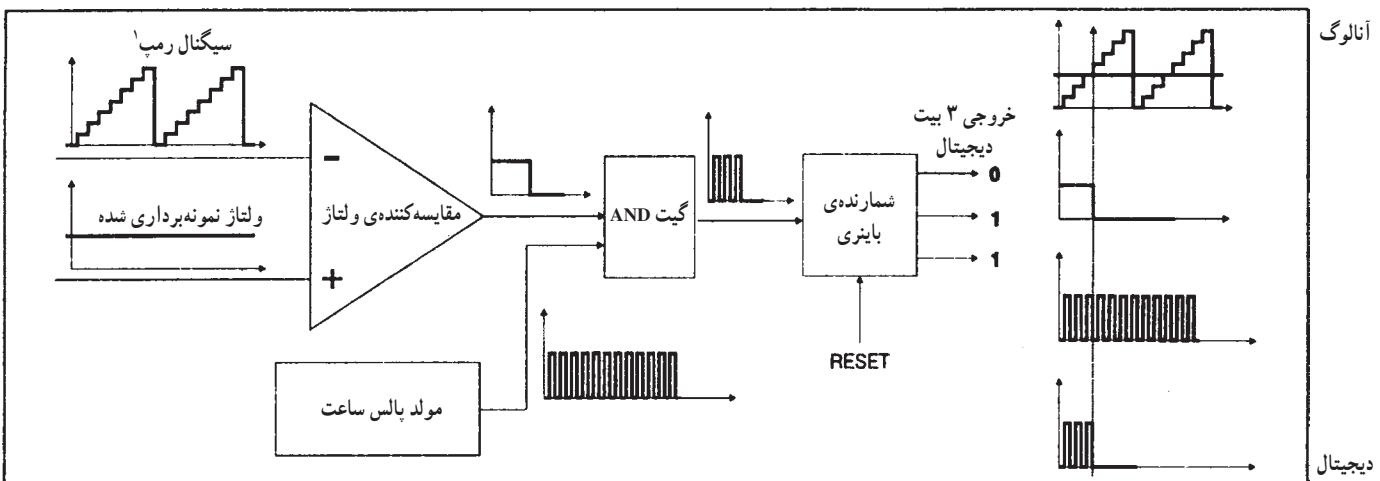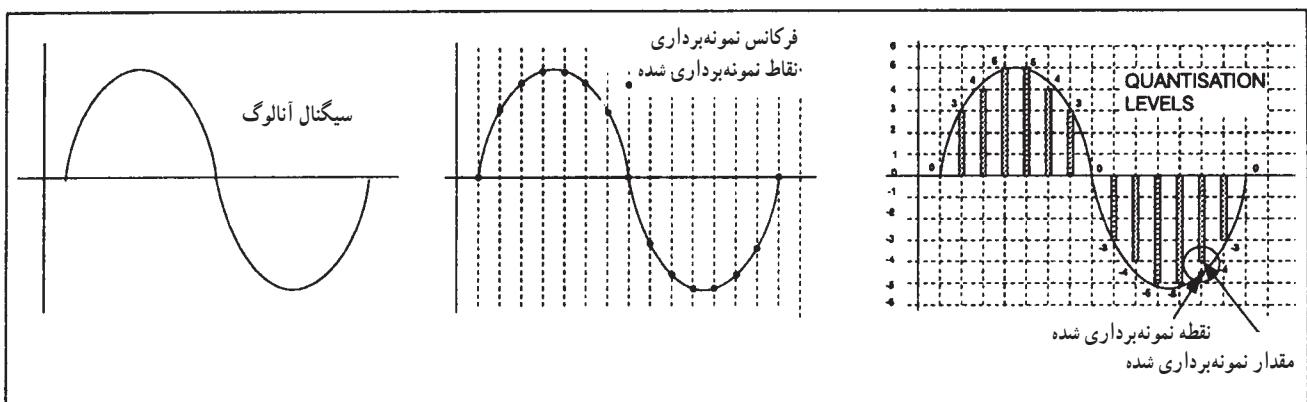

شکل ۶-۴۱— بلوک دیاگرام مبدل سیگنال آنالوگ به دیجیتال

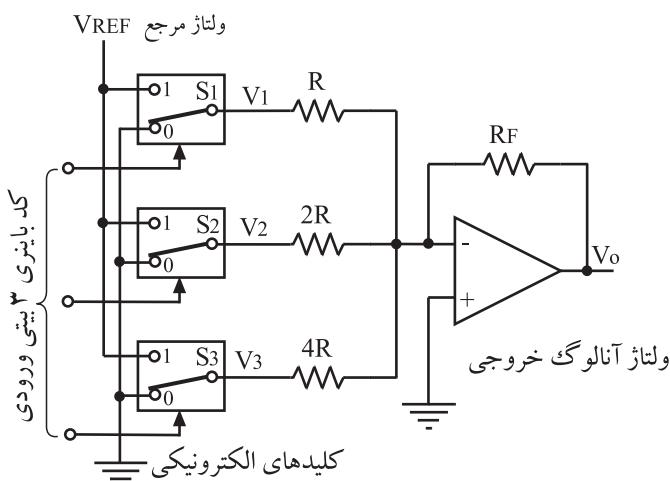


شکل ۶-۴۲ — مدار مبدل دیجیتال به آنالوگ

۶-۳ مبدل دیجیتال به آنالوگ: اطلاعات و سیگنال صوتی ذخیره شده در واحدهای حافظه برای بازیابی، توسط یک مدار مبدل دیجیتال به آنالوگ، به سیگنال آنالوگ تبدیل می‌شود.


در شکل ۶-۴۲ یک مدار مبدل D/A سه بیتی را مشاهده می‌کنید.

مدار مبدل D/A ، اطلاعات دیجیتالی در واحد حافظه را به سیگنال آنالوگ تبدیل می‌کند.

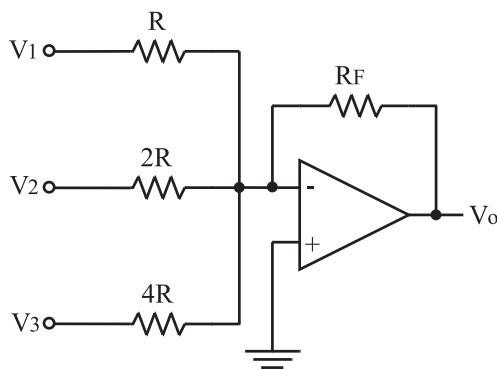


شکل ۶-۴۳ — جمع کننده ولتاز با مقاومت های ورودی متغیر با ضربی ۲

شکل ۶-۴۳ مدار یک جمع کننده ولتاز است که مقاومت های ورودی آن مضری از ۲ انتخاب شده‌اند.

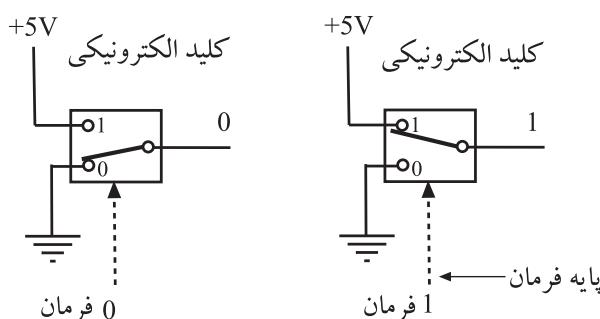

شکل ۶-۴۴ — کلیدهای آنالوگ سوییج

در ورودی جمع کننده (شکل ۶-۴۳)، کلیدهای S_1 الى S_3 قرار دارند. این کلیدها دو وضعیتی هستند و با کد باینری ورودی سه بیتی تغییر حالت می‌دهند. در شکل ۶-۴۴ نحوه تغییر حالت کلیدها نمایش داده شده است.

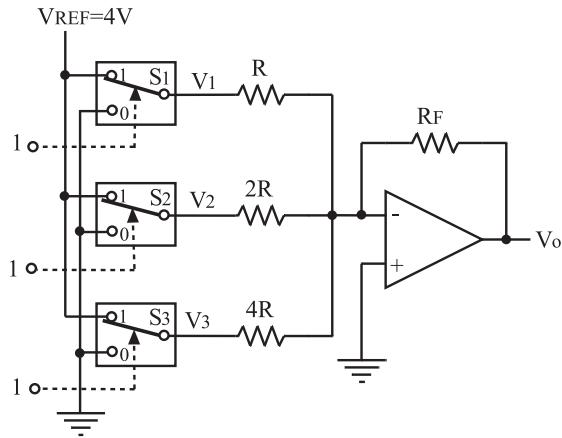

شکل ۶-۴۵—مدار مبدل دیجیتال به آنالوگ در حالتی که هفت باینری به ورودی داده شود.

رابطه‌ی محاسبه‌ی مقدار V_o با توجه به حالات مختلف کلید در ورودی

$$V_o = \left(\frac{R_F}{R} \cdot V_{REF} + \frac{R_F}{2R} V_{REF} + \frac{R_F}{4R} V_{REF} \right)$$


$$\begin{aligned} V_o &= \frac{R_F}{R} V_{REF} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \right) \\ V_o &= \frac{R_F}{R} V_{REF} \times \frac{7}{4} \\ V_{REF} &= 4 \Rightarrow V_o = 7V \end{aligned}$$

نحوه‌ی کار مدار بدین ترتیب است که با قرارگرفتن یک کُد ۳ بیتی در ورودی مدار، طبق شکل ۶-۴۵ کلیدهای S_1 تا S_3 تغییر وضعیت می‌دهند.

کلیدهای S_1 تا S_3 دو وضعیتی هستند و با کُد باینری ورودی سه بیتی تغییر حالت می‌دهند.

به عنوان مثال اگر عدد «۱۱۱»، به ورودی داده شود هر سه کلید S_1 تا S_3 در حالت ۱ قرار می‌گیرند و بنا به رابطه، مدار جمع‌کننده‌ی ولتاژ خروجی را به ۷ ولت می‌رساند. به همین ترتیب اگر عدد «۰۰۰» به ورودی داده شود، فقط کلید S_3 برابر با «۱» می‌شود و در خروجی مقدار مدار ولتاژ یک ولت را به وجود می‌آورد و اگر عدد «۱۰۰» به ورودی برسد کلیدهای S_1 و S_2 در حالت «۱» قرار می‌گیرند. به این ترتیب در خروجی ولتاژی برابر با ۶ ولت ایجاد می‌کنند.

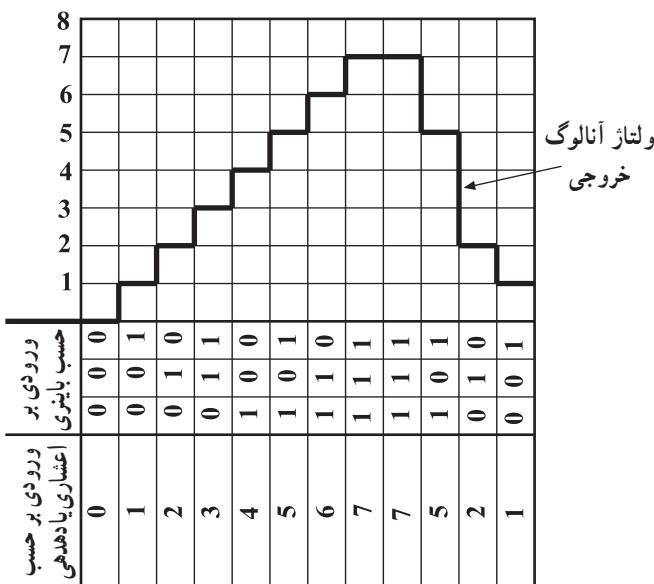تمرین: مقدار ولتاژ خروجی را در حالتی که ورودی ۰۰۱ و ۱۰۱ و ۱۱۰ است، با توجه به رابطه‌ی جمع‌کننده محاسبه کنید.



با توجه به شکل ۶-۴۶ می‌توان نتیجه گرفت که به ازای هر کُد باینری که به ورودی مدار می‌رسد، دامنه‌ی ولتاژ خروجی دارای مقدار معینی خواهد شد. با قرارگرفتن این ولتاژها در کنار هم، سیگنال آنالوگ ایجاد می‌شود.

شکل ۶-۴۶—شکل موج خروجی مبدل دیجیتال به آنالوگ

زمان اجرا: ۲ ساعت


این کار عملی روی بُرد مدار چاپی که از قبل آماده شده است اجرا می‌شود.

مقادیر مقاومت‌های پیشنهادی مدار کار عملی:

$$R = R_F = 1.0\text{k}\Omega$$

$$2R = 22\text{k}\Omega$$

$$4R = 39\text{k}\Omega$$

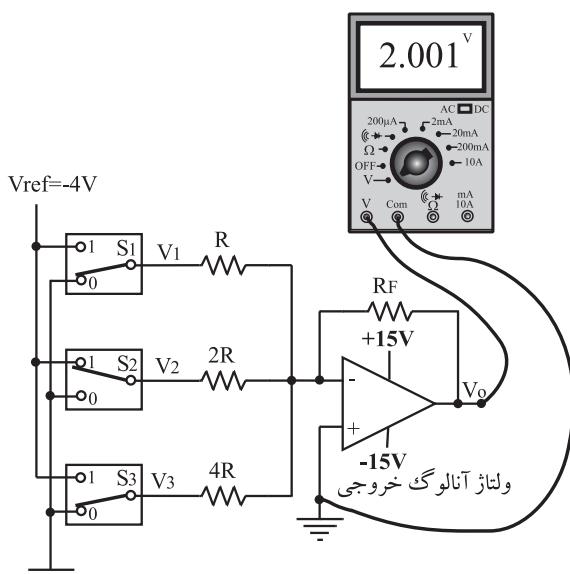

شکل ۶-۴۷

جدول ۶

ردیف	S_1	S_2	S_3	V_o
۱	◦	◦	◦	
۲	◦	◦	۱	
۳	◦	۱	۱	
۴	۱	◦	◦	
۵	۱	◦	۱	
۶	۱	۱	◦	
۷	۱	۱	۱	

۷-۶- کار عملی شماره ۲

۱- هدف کلی کار عملی: بستن یک نمونه مدار

مبدل دیجیتال به آنالوگ

۲- خلاصه کار عملی: در این کار عملی ابتدا با استفاده از یک op-Amp به صورت جمع کننده، مدار مبدل دیجیتال به آنالوگ را شبیه سازی می‌کنیم.

۳- لوازم و تجهیزات

آی سی تقویت کننده عملیاتی (op-Amp)

یک عدد

یک بُرد

یک عدد

یک نقشه

بُرد مدار چاپی آماده

ولت متر

نقشه بُرد مدار چاپی آماده

۴- دستورات ایمنی و حفاظتی

▲ به نکات ایمنی ارائه شده در قسمت ۴-۵ توجه کنید و در خلال کار عملی آنها را به کار بندید.


۵- مراحل اجرای کار عملی

- بُرد مدار چاپی را با نقشه آن تطبیق دهید و ورودی‌ها و خروجی‌ها و تغذیه‌ی آن را مشخص کنید.
- مدار را مطابق شکل ۶-۴۷ بیندید.

توجه: ولتاژ V_{REF} را ۴- ولت در نظر بگیرید و

در تمام مراحل جدول ۶ باید همواره ثابت باشد.

- کلیدها را طبق جدول ۶ تنظیم کنید و در هر مرحله ولتاژ خروجی را اندازه بگیرید.

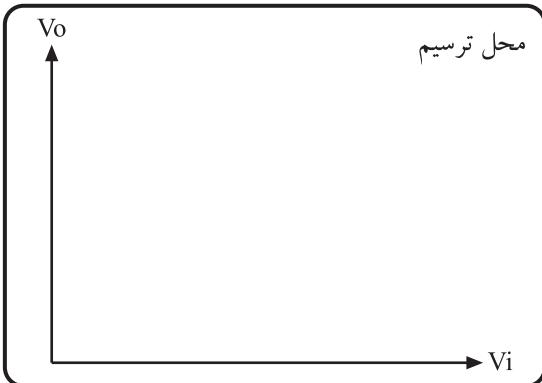

شکل ۶-۴۸

- منحنی تغییرات ولتاژ خروجی را بر حسب حالت های مختلف کلیدهای ورودی شکل ۶-۴۸ ترسیم کنید.




با مراجعه به کاتالوگ آی سی، حروف اقتصادی آن استخراج شود و روی پایه‌ها شماره‌گذاری و نام‌گذاری انجام شود.

- آنچه را که در این آزمایش فراگرفته اید به طور خلاصه شرح دهید.

۶- حافظه‌های کاربردی در دستگاه‌های «ضبط پخش» دیجیتالی

۱-۸-۶- مشخصات عمومی آی‌سی: یکی از آی‌سی‌هایی که می‌تواند سیگنال صوتی را ضبط، ذخیره و پخش کند آی‌سی سری ISD است. در شماره‌گذاری آی‌سی، دو رقم آخر هر شماره، مدت ضبط سیگنال صوتی را بحسب ثانیه نشان می‌دهد. برای مثال، آی‌سی ISD1012 به مدت ۱۲ ثانیه و آی‌سی ISD1016 به مدت ۱۶ ثانیه و آی‌سی ISD1020 به مدت ۲۰ ثانیه می‌تواند صدا را ضبط یا پخش کند.

در شکل ۴۹-آی سی ISD1016A نشان داده شده است.

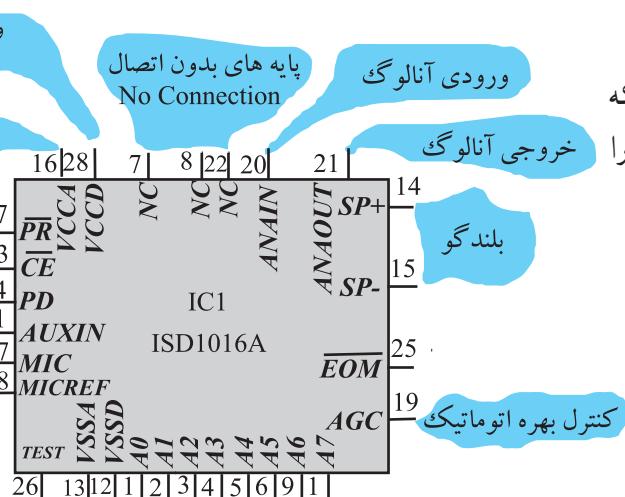

شکل ۴۹-۶- معرفی پایه‌های آی سی، ISD1016

داخل آی سی یک حافظه‌ی پاک‌نشدنی وجود دارد که می‌تواند بدون ولتاژ تغذیه به مدت ۱۰ سال صدای ضبط شده را در درون خود ذخیره کند.