
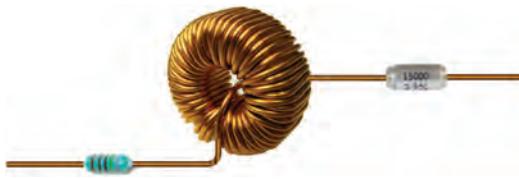
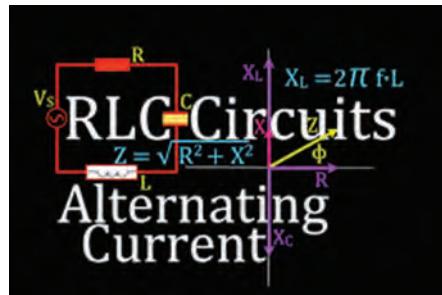


پودمان ۵

محاسبه مقادیر AC در مدارهای الکترونیکی

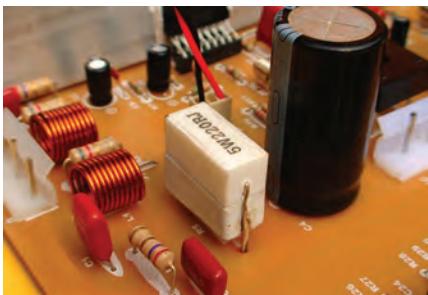

قطعات R ، L و C در مدارهای الکترونیکی و سامانه‌های مخابراتی نقشی کلیدی بر عهده دارند. در مدارهای الکترونیکی دستگاه‌هایی مانند رادیو، تلویزیون، فرستنده‌های رادیویی و تلویزیونی و مدارهای مکالمه، ترکیب متنوعی از R ، L و C با اتصال سری و موازی وجود دارد. مثلاً در یک نوسان‌ساز که قلب یک دستگاه فرستنده است، ترکیبی از قطعات R ، L و C به کار گرفته شده است. تنظیم ایستگاه در فرستنده‌ها و دریافت یک سیگнал با فرکانس معین در گیرنده‌ها بر عهده این قطعات است. در یک واحد صنعتی، الکتروموتورهای پرقدرت، تأمین انرژی مکانیکی واحد صنعتی را بر عهده دارند. این سامانه‌ها را می‌توان با یک مدار معادل ساده سری یا موازی مانند مدار RL ، RC یا RLC مدل‌سازی کرد. لذا آموزش مدارهای ترکیبی سری و موازی با قطعات R ، L و C در جریان متنابوب امری ضروری است. با حل مثال‌های متعدد و شبیه‌سازی مدارها توسط نرم‌افزار می‌توان به آموزش عمق بیشتری بخشید.

واحد یادگیری ۹

کسب شایستگی در تحلیل انواع فیلترها، نوسان‌سازها و انجام محاسبات ساده مدارهای تک‌فاز و سه‌فاز

آیا تا به حال فکر کرده‌اید:

- مدار معادل یک سلف واقعی از چه عناصری تشکیل شده است؟
- مدار معادل یک خازن واقعی را با چه عناصری می‌توان معادل‌سازی کرد؟
- مدارهای سری و موازی RL یا RC در جریان متناوب چه رفتاری دارند؟
- قوانین حاکم بر حل مدارهای جریان DC چه مشابهت‌هایی با قوانین مدارهای جریان AC دارد؟
- با استفاده از اعداد مختلط چگونه می‌توان مدارهای جریان متناوب را حل نمود؟
- با قطعات R، L و C چه فیلترهایی می‌توان ساخت؟
- چه روش‌هایی برای حل مدارهای جریان متناوب وجود دارد؟
- مدارهای سه‌فاز با مدارهای تک‌فاز چه تفاوتی دارد؟

در اغلب مدارهای الکترونیکی و مدارهای قدرت، قطعاتی مانند مقاومت، سلف و خازن به کار گرفته شده‌اند. در پایه دهم و یازدهم با این قطعات تا حدودی آشنا شده‌اید و در پروژه‌های مربوطه عملاً آنها را به کار برده‌اید. رفتار برخی از این قطعات در جریان متناوب با جریان مستقیم متفاوت است. برای گسترش توانایی و افزایش مهارت در محاسبات، لازم است به بررسی دوباره و تمرین در این زمینه پرداخته شود. به همین دلیل کاربرد این قطعات به عنوان فیلتر و انجام محاسبات در فیلترها نیز ضروری است. در این واحد یادگیری مدارهای ترکیبی شامل مقاومت، سلف و خازن و محاسبه کمیت‌های مدار در حد مورد نیاز توضیح داده شده است. در بخشی از این واحد استفاده از اعداد مختلط برای حل مسائل توصیه شده است، زیرا استفاده از این اعداد حل مدارهای برداری الکتریکی را ساده‌تر می‌کند. به دلیل کاربرد مدارهای سه‌فاز در صنایع و ارتباط آن با الکترونیک، این مبحث نیز در حد مورد نیاز توضیح داده شده است. برای درک بهتر مطلب، استفاده از نرم‌افزار مناسب و شبیه‌سازی مدارها و مقایسه نتایج حاصل شده از نرم‌افزار با محاسبات، توصیه می‌شود.

استاندارد عملکرد

تحلیل انواع فیلترها، مدارهای تک‌فاز و سه‌فاز

۱-۹- یادآوری عملکرد راکتانس سلفی و خازنی در مدار AC

در پایه دهم در مبحث مدارهای جریان متناوب با مدار اهمی خالص، سلفی خالص و خازنی خالص آشنا شده‌اید. همچنین دریافتید که جریان و ولتاژ در دو سر مقاومت اهمی خالص هم‌فاز هستند. در سلف خالص جریان از ولتاژ دو سر آن ۹۰ درجه عقب‌تر است و در خازن خالص جریان از ولتاژ دو سر آن ۹۰ درجه جلوتر است. سلف خالص در جریان متناوب، دارای عکس‌العمل یا راکتانس القائی است که آن را با X_L نشان می‌دهیم. مقدار X_L از رابطه $X_L = 2\pi f L = \omega L$ به دست می‌آید. با صرف نظر کردن از مقاومت اهمی کم سیم‌پیچ، در جریان DC، مقدار $X_L = 0$ است و $X_L = 0$ می‌شود. خازن خالص نیز در جریان متناوب دارای راکتانس خازنی است که آن را با X_C نشان می‌دهیم. مقدار X_C از رابطه $X_C = \frac{1}{2\pi f C} = \frac{1}{\omega C}$ به دست می‌آید. در جریان DC، $X_C = 0$ به سمت بی‌نهایت میل می‌کند، (خازن مانند مدار باز عمل می‌کند).

مثال ۱- راکتانس القائی سلفی با ضریب خودالقائی 20mH را در جریان سینوسی با فرکانس 5000 هرتز محاسبه کنید.

$$X_L = 2\pi f L = 2 \times 3/14 \times 5000 \times 20 \times 10^{-3} = 628 \Omega$$

حل:

مثال ۲- راکتانس خازنی با ظرفیت 100nF را در جریان سینوسی با فرکانس 1000 هرتز محاسبه کنید.


$$X_C = \frac{1}{2\pi f C} = \frac{1}{2 \times 3/14 \times 1000 \times 100 \times 10^{-19}} = 1592/3 \Omega$$

حل:

فعالیت



در مدار شکل ۹-۱، X_L و X_C را محاسبه کنید.
فرکانس منبع 1000 هرتز است.

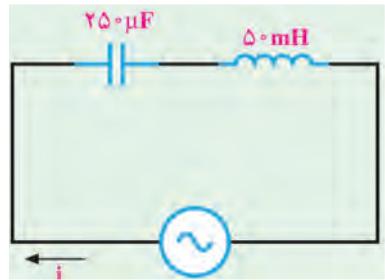


شکل ۹-۱


۲- روش‌های حل مدارهای جریان متناوب

برای به دست آوردن کمیت‌های مختلف در مدارهای جریان متناوب، روش‌های مختلفی وجود دارد. استفاده از رسم دیاگرام برداری کمیت‌ها و انجام محاسبات با به کار گیری قوانین حاکم بر بردارهای، یکی از روش‌های متداول است. این روش به دلیل رسم بردارها از پیچیدگی خاص خود برخوردار است. استفاده از اعداد مختلط برای حل مدارهای جریان متناوب روشی ساده‌تر به شمار می‌آید. در این پیمانه از شرح انجام محاسبات و اثبات فرمول‌ها با استفاده از ترسیم کمیت‌های برداری تقریباً صرف نظر کرده‌ایم و فقط با فرمول‌های مورد نیاز، مسائل را حل خواهیم کرد. استفاده از اعداد مختلط برای حل مدارهای جریان متناوب با زبانی ساده شرح داده می‌شود و مسائل ساده‌ای از مدارهای الکتریکی جریان متناوب با استفاده از اعداد مختلط حل خواهد شد.


۹-۳ مدار RL

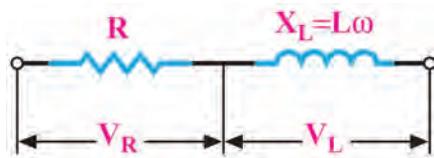

شکل ۹-۲ مدار معادل سلف حقیقی

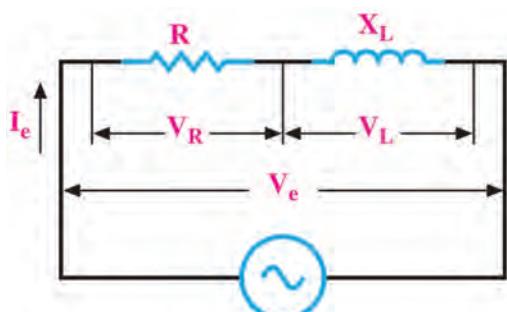

شکل ۹-۳ مدار RL سری

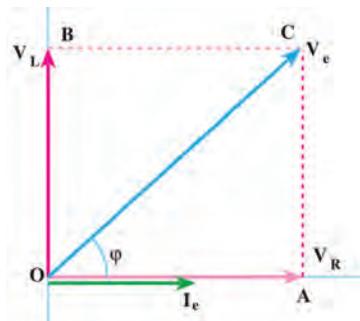

شکل ۹-۴ دیاگرام برداری مدار RL

مدار معادل الکتریکی یک سلف واقعی، به صورت راکتانس القایی (X_L) و یک مقاومت اهمی سری با آن در شکل ۹-۲ رسم شده است. سلف واقعی در جریان متناوب دارای مقاومت ظاهری یا امپدانس ظاهری (Impedance) است که آن را با Z نشان می‌دهند. امپدانس مانند مقاومت اهمی و راکتانس سلفی و خازنی بحسب اهم محاسبه می‌شود.

■ محاسبه امپدانس مدار RL سری: در مدار RL سری شکل ۹-۳، جریان I_e (جریان مؤثر مدار) از R و راکتانس القایی (X_L) عبور می‌کند. بنابراین ولتاژهای دو سر مقاومت و سلف از روابط $V_L = X_L I_e = 2\pi f L I_e = L \omega I_e$ و $V_R = R I_e$ به دست می‌آید. V_R با جریان I_e هم‌فاز و V_L از جریان I_e به اندازه 90° درجه، جلوتر یا پیش‌فاز است.

لذا می‌توانیم جریان مدار و ولتاژ دو سر V_R و V_L را مطابق شکل ۹-۴ به صورت برداری نشان دهیم. با توجه به بردارها و قضیه فیثاغورث، مقدار امپدانس


مدار RL از رابطه $Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}$ به دست می‌آید.

☒ زاویه یا فاز φ اختلاف فاز بین جریان و ولتاژ کل مدار یا V_e است که از رابطه $\varphi = \tan^{-1} \frac{X_L}{R}$ به دست می‌آید.

☒ ضریب قدرت ($\cos\varphi$) از رابطه $\cos\varphi = \frac{R}{Z}$ قابل محاسبه است.

مثال ۳- در مدار شکل ۹-۵ مقادیر امپدانس مدار، جریان مؤثر مدار و ضریب قدرت ($\cos\varphi$) را محاسبه کنید.

پاسخ:

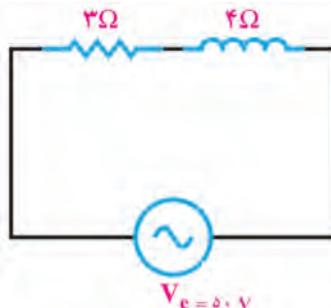

شکل ۹-۵ مدار RL

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5 \Omega$$

$$I_e = \frac{V_e}{Z} = \frac{5}{5} = 1 \text{ A}$$

$$\cos\varphi = \frac{R}{Z} \Rightarrow \cos\varphi = \frac{3}{5} = 0.6$$


مثال ۴ - در مدار شکل ۹-۶ از مدار جریان مؤثر ۲ آمپر عبور می‌کند، مقادیر ولتاژ مؤثر مدار و ضریب قدرت ($\cos\varphi$) مدار را محاسبه کنید.

پاسخ:

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{8^2 + 6^2} = \sqrt{100} = 10 \Omega$$

$$V_e = Z \times I_e = 10 \times 2 = 20 \text{ V}$$

$$\cos\varphi = \frac{R}{Z} \Rightarrow \cos\varphi = \frac{8}{10} = 0.8$$

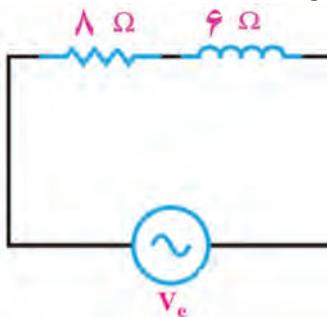

شکل ۹-۶


با توجه به روابط توان که در پایه دهم آموختید، توان ظاهری، توان حقیقی و ضریب قدرت را برای مثال‌های حل شده بالا به دست آورید. نتایج را با مقادیر محاسبه شده در مثال‌ها مقایسه کنید و نتیجه را در قالب یک گزارش ارائه دهید.

فعالیت




مدار RL موازی

مدار RL موازی در شکل ۹-۷ رسم شده است. با توجه به شکل ۹-۷ می‌توان گفت، جریان I_e از دو جریان I_R و I_L تشکیل شده است. در مدار موازی ولتاژ دو سر R و راکتانس القایی (X_L) با هم برابرند ولی دو جریان I_R و I_L درجه اختلاف فاز دارند. اگر ولتاژ را مبنیاً قرار دهیم مطابق شکل ۹-۸ مدار برابر فاز بین جریان و ولتاژ مدار برابر φ درجه است. جریان کل مدار (I_e) از رابطه $I_e = \sqrt{I_R^2 + I_L^2}$ به دست می‌آید.

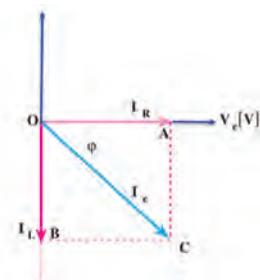

شکل ۹-۸ - دیاگرام برداری RL موازی

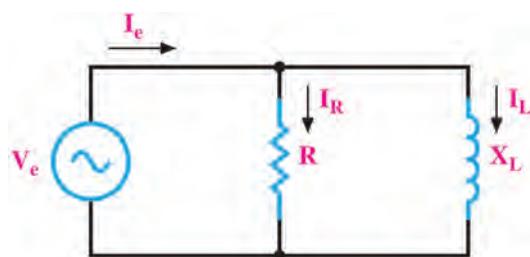

شکل ۹-۷ - مدار RL موازی

☒ محاسبه امپدانس و ضریب قدرت در مدار RL موازی

در مدار RL موازی با معلوم بودن I_e (جریان مؤثر مدار) و V_e (ولتاژ مؤثر کل مدار) می‌توان از رابطه امپدانس مدار را محاسبه کرد. اگر مقادیر R و X_L معلوم باشد از رابطه $Z = \frac{V_e}{I_e}$ نیز

امپدانس قابل محاسبه است. ضریب قدرت ($\cos\varphi$) از رابطه $\cos\varphi = \frac{Z}{R}$ به دست می‌آید.

مثال ۵ - در مدار شکل ۹-۹ ولتاژ مؤثر مدار ۲۴۰ ولت است. مقادیر جریان مؤثر، امپدانس و ضریب قدرت ($\cos\varphi$) مدار را محاسبه کنید.

$$I_L = \frac{V_e}{X_L} = \frac{24^\circ}{6^\circ} = 4A$$

پاسخ:


$$I_R = \frac{V_e}{R} = \frac{24^\circ}{8^\circ} = 3A$$

$$I_e = \sqrt{I_R^2 + I_L^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5A$$

$$Z = \frac{V_e}{I_e} = \frac{24^\circ}{5} = 4.8 \Omega$$

$$\cos \varphi = \frac{Z}{R}$$

$$\cos \varphi = \frac{4.8}{8} = 0.6$$

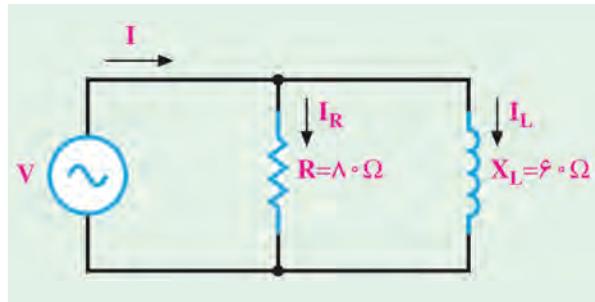

شکل ۹-۹

مثال ۶ در مدار شکل ۹-۱۰ مقادیر V_e , I_R , I_e و امپدانس مدار را محاسبه کنید.

پاسخ:


$$V_e = X_L \times I_e = 6 \times 4 = 24V$$

$$I_R = \frac{V_e}{R} = \frac{24}{8} = 3A$$

$$I_e = \sqrt{I_R^2 + I_L^2}$$

$$I_e = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5A$$

$$Z = \frac{V_e}{I_e} = \frac{24}{5} = 4.8 \Omega$$

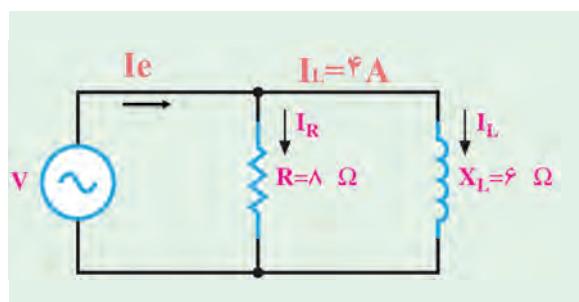


شکل ۹-۱۰

مدار RL به عنوان فیلتر: با ساختمان فیلترها در پایه یازدهم در درس ساخت پروژه آشنا شده‌اید. در شکل ۹-۱۱ دو نوع فیلتر بالاگذر و پایین گذر رسم شده است. با تغییر فرکانس منبع، مقدار X_L تغییر می‌کند.


$$R = X_L = 2\pi f L \rightarrow f = f_C = \frac{R}{2\pi L}$$

در فرکانس قطع، مقدار X_L با R برابر می‌شود.

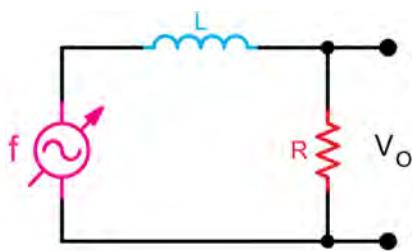در فرکانس قطع، مقدار ولتاژ خروجی برابر $V_O = \frac{V_i}{\sqrt{2}}$ است.



ب) فیلتر پایین گذر

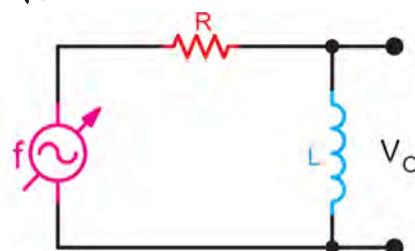

الف) فیلتر بالاگذر

شکل ۹-۱۱- فیلترهای RL


پژوهش



فعالیت



در ساعت غیر درسی با استفاده از نرم افزار مولتی سیم، فیلترهای بالاگذر و پایین گذر را شبیه سازی کنید، سپس با تغییر فرکانس، مقدار ولتاژ خروجی را اندازه بگیرید و منحنی پاسخ فرکانسی فیلترها را رسم کنید و نتیجه را در قالب یک گزارش ارائه دهید.

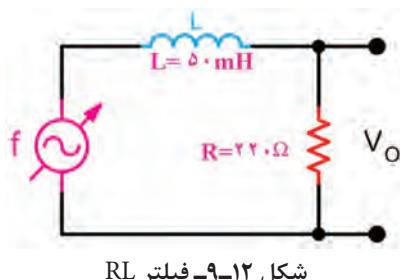

مثال ۷- در مدار فیلتر شکل ۱۲-۹ مطلوب است:
الف) نوع فیلتر ب) محاسبه فرکانس قطع فیلتر

پاسخ: نوع فیلتر پایین گذر است.

$$f_C = \frac{R}{2\pi L} = \frac{220}{2 \times 3.14 \times 50 \times 10^{-3}} = \frac{220}{3.14} \approx 70.0 \text{ Hz}$$


مثال ۸- در مدار شکل ۹-۱۳-۹ مقادیر امپدانس، جریان مؤثر، ولتاژ خروجی V_O را محاسبه کنید. بین V_O و V_e چه رابطه‌ای وجود دارد؟

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} \text{ k}\Omega$$

$$I_e = \frac{V_e}{Z} = \frac{20}{2\sqrt{2}} = 5\sqrt{2} \text{ mA}$$


$$V_O = X_L \times I_e = 2 \times 5\sqrt{2} = 10\sqrt{2} \text{ V}$$
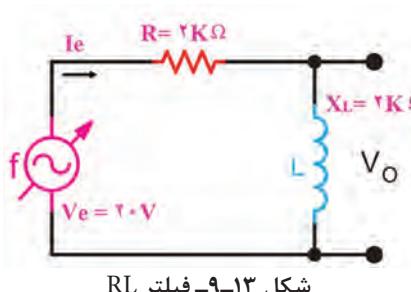
$$V_O = \frac{V_i}{\sqrt{2}} = \frac{20}{\sqrt{2}} = 10\sqrt{2}$$



پاسخ:

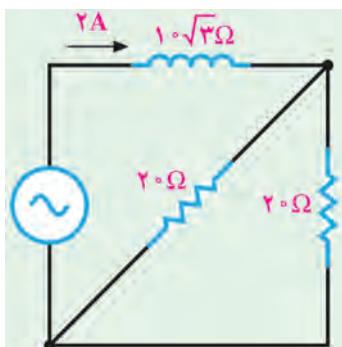کار با نرم افزار در ساعت غیر درسی: مثال‌های حل شده را در نرم افزار مولتی سیم یا هر نرم افزار دیگر ببندید و جریان مدار و سایر کمیت‌ها را اندازه بگیرید و با محاسبات انجام شده مقایسه کنید.




الگوی پرسش

۱- در جریان DC، سلف خالص مانند و خازن خالص مانند عمل می کند.

۲- در مدار RL سری، جریان مدار نسبت به ولتاژ منبع ۹۰ درجه اختلاف فاز دارد. صحیح □ غلط □

۳- در مدار شکل ۹-۱۴ مطلوب است محاسبه الف) امپدانس مدار (ب) ولتاژ مؤثر مدار پ) ضریب قدرت ($\cos\phi$)

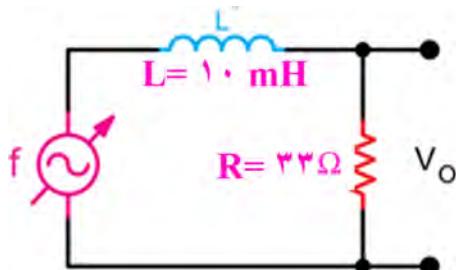

شکل ۹-۱۵

۴- در مدار فیلتر شکل ۹-۱۵ مطلوب است:

الف) نوع فیلتر


ب) محاسبه فرکانس قطع فیلتر

۹-۴-۳ مدار RC


ترکیب عناصر مقاومتی و خازنی در مدارهای الکترونیکی، مخابراتی، الکترونیک صنعتی و شبکه‌های قدرت مانند فیلترها، تایمراها و تصحیح کننده ضریب قدرت کاربرد فراوان دارد.

۹-۴-۴ محاسبه امپدانس و ضریب قدرت در مدار RC سری: در مدار RC سری شکل ۹-۱۶، جریان I_e (جریان مؤثر مدار) از R و راکتانس خازنی (X_C) عبور می‌کند. بنابراین V_R با جریان هم‌فاز و V_C از جریان I_e به اندازه ۹۰ درجه، عقب‌تر (پس‌فاز) است. لذا می‌توانیم جریان مدار و ولتاژ V_R و V_C را مطابق شکل ۹-۱۷ نشان دهیم.

امپدانس مدار RC از رابطه $Z = \sqrt{R^2 + X_C^2}$ به دست می‌آید.

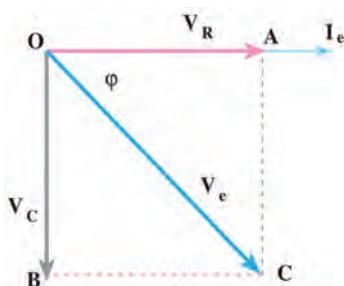

شکل ۹-۱۷- دیاگرام برداری مدار RC سری

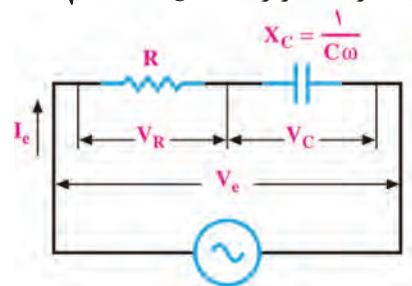

شکل ۹-۱۶- مدار RC سری


زاویه فاز φ اختلاف فاز بین جریان و ولتاژ کل مدار (V_e) است. ضریب قدرت ($\cos\varphi$) از رابطه $\cos\varphi = \frac{R}{Z}$ قابل محاسبه است.

مثال ۹-۱۸- در مدار شکل ۹-۱۸ مقادیر امپدانس، جریان مؤثر و ضریب قدرت ($\cos\varphi$) مدار را محاسبه کنید. پاسخ:

$$Z = \sqrt{R^2 + X_C^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5 \Omega$$


$$I_e = \frac{V_e}{Z} = \frac{5}{5} = 1.0 \text{ A}$$

$$\cos\varphi = \frac{R}{Z} = \frac{3}{5} = 0.6$$

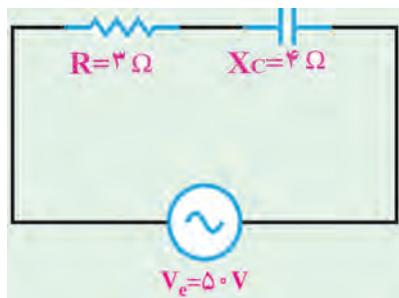


شکل ۹-۱۸- مدار RC سری

■ **مدار RC موازی:** یک خازن واقعی، عملً به صورت یک خازن ایده‌آل و یک مقاومت اهمی موازی با آن عمل می‌کند. مقاومت اهمی موازی شده، همان مقاومت نشستی خازن است. علت تخلیه شدن خازن به مرور زمان، وجود همین مقاومت است. مدار RC موازی در شکل ۹-۱۹ رسم شده است. با توجه به شکل ۹-۱۹ می‌توان گفت جریان I_e از دو جریان I_R و I_C تشکیل شده است. در مدار موازی ولتاژ دو سر R و راکتانس خازنی (X_C) با هم برابرد ولی دو جریان I_R و I_C درجه اختلاف فاز دارند. اگر ولتاژ را مبنا قرار دهیم مطابق شکل ۹-۲۰ اختلاف فاز بین جریان و ولتاژ مدار برابر φ درجه است.

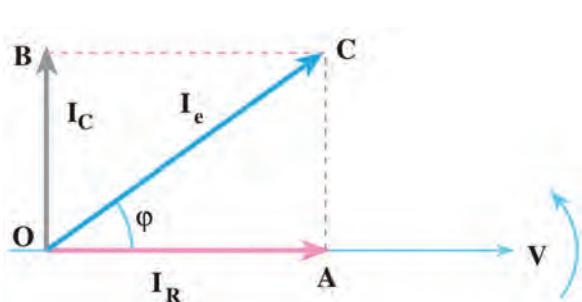

شکل ۹-۲۰- دیاگرام برداری مدار RC موازی

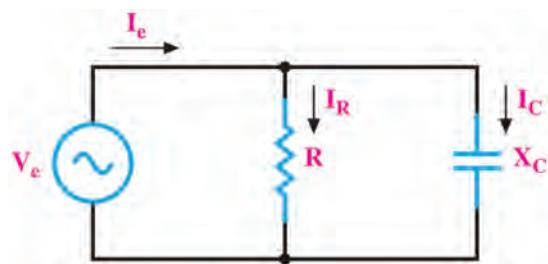

شکل ۹-۱۹- مدار RC موازی

☒ روابط مورد نیاز در مدار RC موازی

☒ جریان کل مدار (I_e) از رابطه $I_e = \sqrt{I_R^2 + I_C^2}$ به دست می‌آید.

☒ اگر جریان I_e (جریان مؤثر مدار) و V_e (ولتاژ مؤثر کل مدار) معلوم باشد امپدانس مدار از رابطه $Z = \frac{V_e}{I_e} = \frac{V_e}{\sqrt{I_R^2 + I_C^2}}$ قابل محاسبه است.

☒ اگر مقدار R و X_C معلوم باشد از رابطه $Z = \frac{R \cdot X_C}{\sqrt{R^2 + X_C^2}}$ نیز می‌توان امپدانس را محاسبه کرد.

☒ ضریب قدرت ($\cos\varphi$) از رابطه $\cos\varphi = \frac{Z}{R}$ به دست می‌آید.

مثال ۱۰- در مدار شکل ۹-۲۱ مطلوب است محاسبه (الف) جریان مؤثر مدار (ب) امپدانس مدار (پ) ضریب قدرت ($\cos\varphi$)

پاسخ:


$$I_C = \frac{V_e}{X_C} = \frac{192}{16} = 12 \text{ A}$$

$$I_R = \frac{V_e}{R} = \frac{192}{12} = 16 \text{ A}$$

$$I_e = \sqrt{I_R^2 + I_C^2} = \sqrt{16^2 + 12^2} = \sqrt{400} = 20 \text{ A}$$

$$Z = \frac{V_e}{I_e} = \frac{192}{20} = 9.6 \Omega$$

$$\cos\varphi = \frac{Z}{R} = \frac{9.6}{12} = 0.8$$

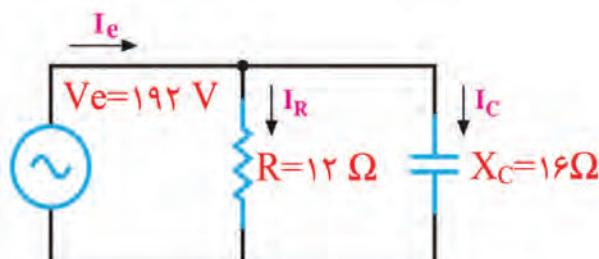


شکل ۹-۲۱

مثال ۱۱- در مدار شکل ۹-۲۲، امپدانس مدار و ضریب قدرت ($\cos\varphi$) را محاسبه کنید.

پاسخ:

$$Z = \frac{R \times X_C}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} = \frac{4 \times 3}{\sqrt{4^2 + 3^2}} = \frac{12}{5} = 2.4 \Omega$$

$$\cos\varphi = \frac{Z}{R} = \frac{2.4}{4} = 0.6$$

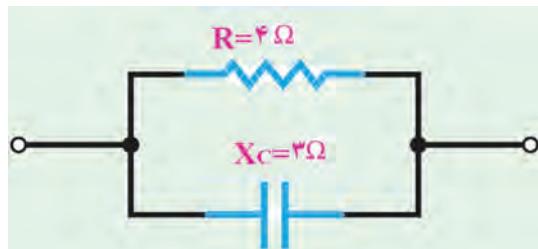

شکل ۹-۲۲


مدار RC به عنوان فیلتر

در شکل الف و ب ۹-۲۳ مدار دو نوع فیلتر بالاگذر و پایین گذر RC رسم شده است. با تغییر فرکانس منبع، مقدار X_C تغییر می‌کند.


$$R = X_C = \frac{1}{2\pi f C} \Rightarrow f = f_C = \frac{1}{2\pi R C}$$

□ در فرکانس قطع، مقدار X_C با R برابر می‌شود.

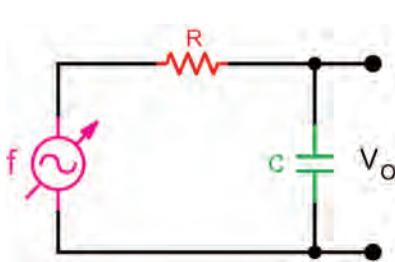□ در فرکانس قطع، مقدار ولتاژ خروجی برابر $V_O = \frac{V_i}{\sqrt{2}}$ است.



ب) فیلتر پایین گذر

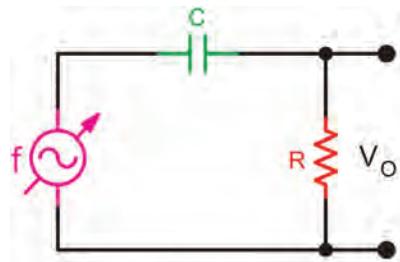

الف) فیلتر بالاگذر


شکل ۹-۲۳- فیلترهای RC

مثال ۱۲- در مدار فیلتر شکل ۹-۲۴ فرکانس قطع فیلتر و مقدار ولتاژ خروجی را محاسبه کنید و نوع فیلتر را مشخص نمایید.

پاسخ: نوع فیلتر پایین گذر است.


$$f_C = \frac{1}{2\pi R C} = \frac{1}{2 \times 3 / 4 \times 1000 \times 100 \times 10^{-9}} = \frac{10000}{6/28}$$

$$f_C \approx 1592 \text{ Hz}$$

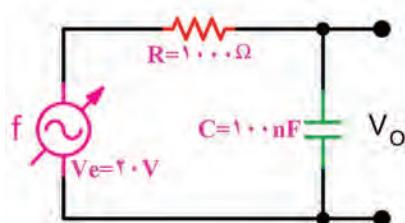


شکل ۹-۲۴ فیلتر RC


در فرکانس قطع، مقدار ولتاژ خروجی برابر $V_O = \frac{V_i}{\sqrt{2}} = \frac{4}{\sqrt{2}} = 14/1 \text{ V}$ است.

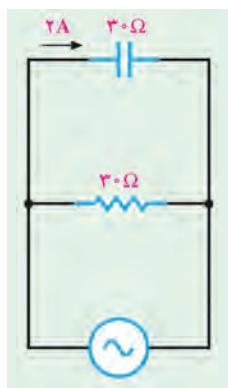


شکل ۹-۲۶

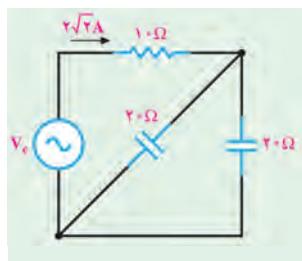

شکل ۹-۲۵

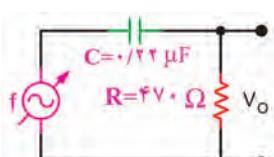

شکل ۹-۲۸

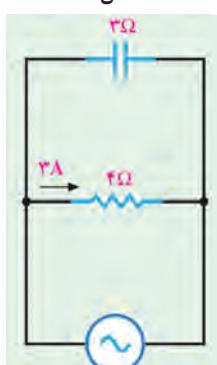


شکل ۹-۲۷

کار با نرم افزار در ساعات غیردرسی: مثال های حل شده را در نرم افزار مولتی سیم یا هر نرم افزار مناسب دیگر ببینید و جریان مدار و سایر کمیت ها را اندازه بگیرید و با محاسبات انجام شده مقایسه کنید.

الگوی پرسش

- ۱- افزایش فرکانس بر روی راکتانس خازنی چه اثری دارد؟ شرح دهید.
- ۲- در مدار شکل ۹-۲۵ مقادیر امپدانس و ولتاژ ورودی (V_e) را محاسبه کنید.
- ۳- در مدار شکل ۹-۲۶ مقادیر V_e , I_e , I_R , V_C و امپدانس مدار را محاسبه کنید.
- ۴- در مدار شکل ۹-۲۷ مقادیر V_e , I_e , V_C و امپدانس مدار را محاسبه کنید.
- ۵- در مدار فیلتر شکل ۹-۲۸ مطلوب است (الف) نوع فیلتر (ب) محاسبه فرکانس قطع فیلتر

۹-۵- مدار LC

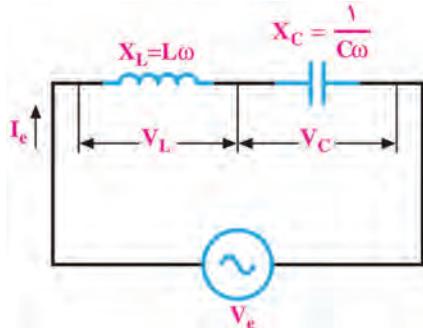


شکل ۹-۲۹

در بررسی مدارهای با سلف و خازن آموختیم که در سلف جریان از ولتاژ 90° درجه عقبتر است در صورتی که در خازن جریان از ولتاژ 90° درجه جلوتر است. این امر سبب می شود که این دو عنصر رفتار متقابل داشته باشند. چون هر دو قطعه در شبکه توان راکتیو مبادله می کنند، در این حالت به دلیل اثر متقابل آنها، توان راکتیو شبکه کاهش می یابد و مقدار آن می تواند به صفر برسد.

■ **مدار LC سری:** در شکل ۹-۲۹ مدار LC سری رسم شده است. در صورتی که در این مدار از رابطه $Z=X_L-X_C$ به دست می آید. در این حالت $V_C > V_L > V_e$ باشد، مقدار امپدانس مدار از رابطه $Z=X_C-X_L$ به دست می آید. در این حالت $V_e=V_C-V_L$ است.

تشدید (رزونانس) در مدار LC سری: با تغییر فرکانس منبع یا تغییر مقدار L یا C ، مقدار X_L و X_C تغییر می کنند. در فرکانس خاصی $X_L=X_C$ می شود و اثر یکدیگر را خنثی می کنند. در این حالت اندازه کمیت Z برابر صفر شده و حداکثر جریان از مدار عبور می کند. این جریان، جریان ناشی از اتصال کوتاه و بی اثر شدن مدار LC است. این حالت را تشدید یا رزونانس گویند.

/ فرکانس تشدید از رابطه $f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ به دست می آید.

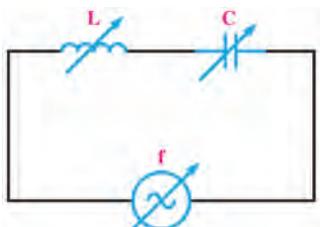


شکل ۹-۳۰

مثال ۱۳ - در شکل ۹-۳۰ هر سه کمیت L و C و فرکانس منبع قابل تغییر است. اگر $L = 10\text{ mH}$ و $C = 1\text{ }\mu\text{F}$ باشد، فرکانس تشیدید را به دست آورید. در این فرکانس امپدانس مدار چقدر است؟

پاسخ:

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2 \times 3.14 \sqrt{10 \times 10^{-3} \times 1 \times 10^{-6}}} = \frac{10000}{6/28} = 1592 / 23 \text{ Hz}$$

در فرکانس رزونانس $Z = 0$ است.

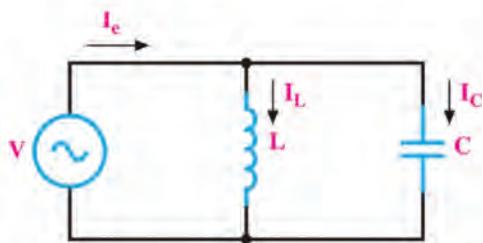

شکل ۹-۳۱

☒ مدار LC موازی: در شکل ۹-۳۱ مدار LC موازی رسم شده است. در صورتی که $I_L > I_C$ باشد، جریان کل مدار از رابطه $I_e = I_L - I_C$ به دست می‌آید. اگر $I_C > I_L$ باشد، جریان مدار از رابطه $I_e = I_C - I_L$ محاسبه می‌شود. به هر صورت امپدانس مدار از رابطه $Z = \frac{V_e}{I_e}$ قابل محاسبه است.

اگر مقدار X_L و X_C معلوم باشد، امپدانس از رابطه

$$Z = \frac{X_L \cdot X_C}{X_C - X_L} \quad \text{یا} \quad Z = \frac{X_L \cdot X_C}{X_L - X_C}$$

قابل محاسبه است.

با توجه به مقادیر موجود در مخرج کسرهای داده شده در روابط امپدانس، مشخص کنید مقادیر به دست آمده از دو رابطه بالا دارای چه خاصیتی (سلفی - خازنی) هستند و چه تفاوتی با هم دارند.

بازش فکری



☒ در فرکانس تشیدید $X_L = X_C$ است در نتیجه $I_L = I_C$ شده و I_e برابر صفر می‌شود در این حالت خاصیت سلفی به وسیله خاصیت خازنی کاملاً خنثی می‌شود.


- ✓ در این مدار هم فرکانس تشیدید از رابطه $f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ به دست می‌آید.
- ✓ امپدانس مدار در حالت تشیدید، بی‌نهایت (∞) است.

مثال ۱۴ - در مدار شکل ۹-۳۱ اگر ضریب خودالقایی سلف برابر ۲ میلی‌هانری و ظرفیت خازن ۱۰۰ میکروفاراد باشد، فرکانس تشیدید را به دست آورید. در این فرکانس امپدانس مدار چقدر است؟

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2 \times 3.14 \sqrt{2 \times 10^{-3} \times 100 \times 10^{-6}}} = \frac{1000}{6/28\sqrt{0/2}} = 357 \text{ Hz}$$

در فرکانس رزونانس $Z = \infty$ است.

۹-۶- مدار RLC سری

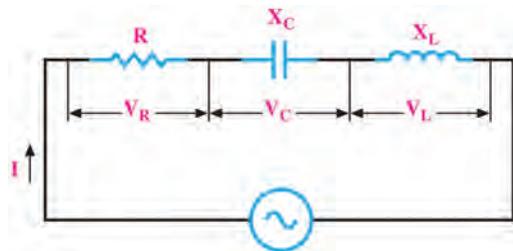

شکل ۹-۳۲

در شکل ۹-۳۲ مدار RLC سری رسم شده است.
 در صورتی که $X_L > X_C$ باشد، مدار در مجموع دارای خاصیت اهمی و سلفی است (مدار معادل RL سری است).

اگر $X_C > X_L$ باشد، مدار در مجموع دارای خاصیت اهمی و خازنی است (مدار معادل RC سری است).

امپدانس مدار از رابطه $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ محاسبه می‌شود. به هر صورت می‌توان $Z = \sqrt{R^2 + X^2}$ را در رابطه امپدانس قرار داد و امپدانس را از رابطه $Z = \sqrt{R^2 + X^2}$ محاسبه نمود.
 ضریب قدرت ($\cos\varphi$) از رابطه $\cos\varphi = \frac{R}{Z}$ به دست می‌آید.
 اگر $X_L = X_C$ باشد مدار کاملاً خاصیت اهمی دارد (حالت تشدید) و $Z = R$ است.
 فرکانس در حالت تشدید از رابطه $f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ قابل محاسبه است.

مثال ۱۵- در مدار شکل ۹-۳۳ اگر $V_e = 100\text{ V}$ باشد، مقادیر امپدانس، جریان مؤثر و ضریب قدرت ($\cos\varphi$) مدار را محاسبه کنید.

$$X = X_L - X_C$$


پاسخ:

$$X = 20 - 10 = 10\Omega$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2} = \sqrt{30^2 + 10^2} = 20\Omega$$


$$I_e = \frac{V_e}{Z} = \frac{100}{20} = 5\text{ A}$$

$$\cos\varphi = \frac{R}{Z} = \frac{\sqrt{30^2}}{20} = 0.866$$

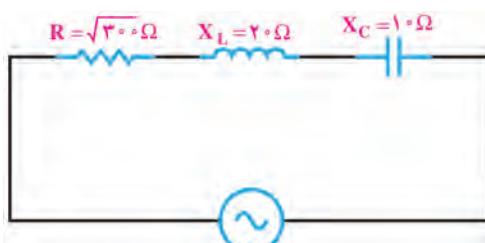


شکل ۹-۳۳

■ **مدار RLC سری به عنوان فیلتر:** مدار RLC سری را به عنوان فیلتر عبور باند و حذف باند به کار می‌برند.
 شکل‌های الف و ب ۹-۳۴ فیلتر عبور باند (میان‌گذر) و منحنی پاسخ فرکانسی آن را نشان می‌دهد. در شکل‌های الف و ب ۹-۳۵ فیلتر حذف باند (میان‌نگذر) و منحنی پاسخ فرکانسی آن رسم شده است.
فعالیت در ساعات غیردرسی: در ساعات غیر درسی مبحث فیلترها که در پایه یازدهم آمده است را مرور کنید تا در ارتباط با درک این مباحث با مشکلی مواجه نشوید.

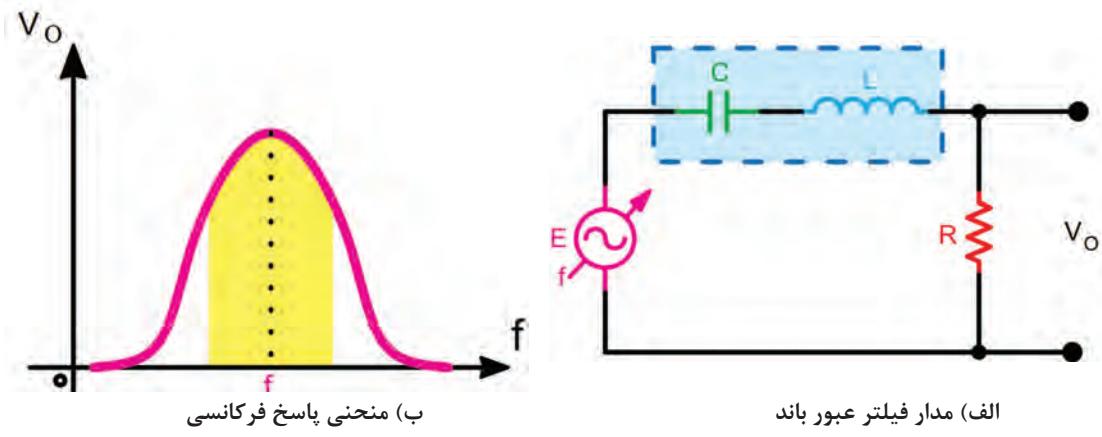

شکل ۹-۳۴- فیلتر عبور باند و منحنی پاسخ فرکانسی آن

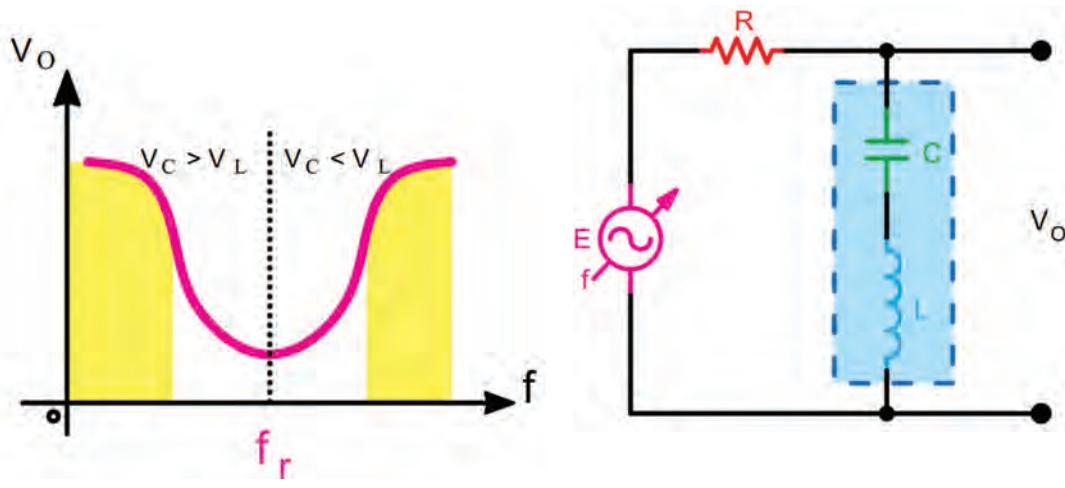

شکل ۹-۳۵- فیلتر حذف باند و منحنی پاسخ فرکانسی آن

☒ مشخصه‌های فیلتر میان‌گذر و حذف باند:

به طور کلی برای فیلترهای میان‌گذر سه مشخصه به شرح زیر تعریف می‌شود.

الف) فرکانس رزونانس (f_r) ب) پهنای باند (BW) پ) ضریب کیفیت (Q)


☒ فرکانس رزونانس فیلتر از رابطه $f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ قابل محاسبه است.

☒ پهنای باند (Band Width): پهنای باند فیلتر، فاصله بین فرکانس قطع بالا و قطع پایین است:

$$BW = f_h - f_l$$

مثال ۱۶- در شکل ۹-۳۶ فرکانس قطع بالا (f_2) برابر ۶۱۰ کیلوهرتز و فرکانس قطع پایین (f_1) برابر ۵۸۰

کیلوهرتز است. پهنهای باند را به دست آورید.

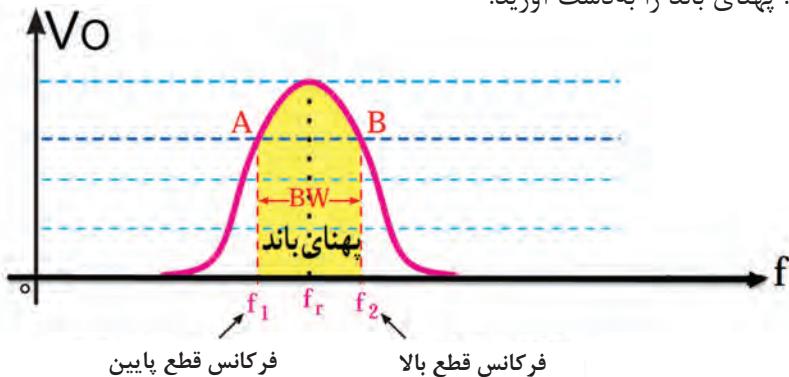

شکل ۹-۳۶- منحنی پاسخ فرکانسی فیلتر عبور باند

$$BW = f_r - f_1 = 610 - 580 = 30 \text{ KHZ}$$

پاسخ:

\square ضریب کیفیت (Q= Quality Factor)

این ضریب میزان تیزی منحنی مشخصه و پهنهای باند را تعیین می‌کند. رابطه بین مقدار Q، BW و f_r به صورت

$$Q = \frac{f_r}{BW}$$

$$Q = \frac{X_L}{R} \quad \text{قابل محاسبه است.}$$

مثال ۱۷- در صورتی که در شکل (الف) ۹-۳۴ مقدار $R = 100 \Omega$ و $X_L = 10 K\Omega$ باشد، مقدار Q را به دست


آورید.

پاسخ:

$$Q = \frac{X_L}{R} = \frac{10000}{100} = 100$$

در مرور نقش Q در فیلترهای عبور باند و حذف باند تحقیق کنید و نتیجه را در قالب یک گزارش ارائه دهید.

پژوهش

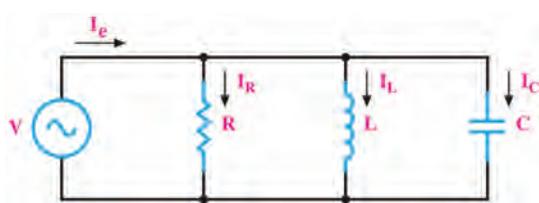

■ مدار RLC موازی: در مدار RLC موازی، ولتاژ دو سر شاخه‌ها با هم برابر است ولی جریان هر شاخه متناسب با راکتانس آن شاخه محاسبه می‌شود. در شکل ۹-۳۷ مدار RLC موازی رسم شده است.

شکل ۹-۳۷- مدار RLC موازی

☒ روابط مورد نیاز برای حل مدار RLC موازی

- ☐ برای محاسبه جریان کل مدار از رابطه $I_e = \sqrt{I_R^2 + (I_C - I_L)^2}$ استفاده می‌کنیم. در صورتی که $I_L > I_C$ باشد، رابطه به صورت $I_e = \sqrt{I_R^2 + (I_L - I_C)^2}$ نوشته می‌شود.
- ☐ امپدانس مدار برابر $Z = \frac{V_e}{I_e} = \frac{1}{R} + \left(\frac{1}{X_C} - \frac{1}{X_L} \right)$ است. امپدانس مدار را می‌توان از فرمول زیر محاسبه نمود.

$$\text{ضریب قدرت از رابطه } \cos \varphi = \frac{Z}{R} \text{ به دست می‌آید.}$$


مثال ۱۸ در شکل ۹-۳۸ مطلوب است محاسبه (الف) جریان هر شاخه (ب) جریان کل (پ) امپدانس مدار

پاسخ:

$$I_R = \frac{V_e}{R} = \frac{3}{10} = 3 \text{ A}$$

$$I_C = \frac{V_e}{X_C} = \frac{3}{15} = 2 \text{ A}$$

$$I_L = \frac{V_e}{X_L} = \frac{3}{5} = 6 \text{ A}$$

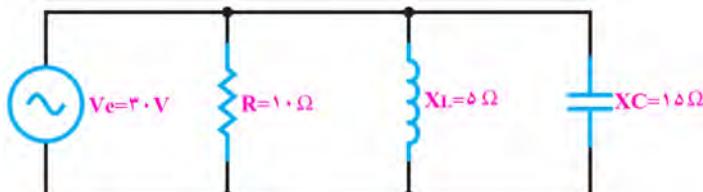

شکل ۹-۳۸ مدار RLC موازی

$$I_e = \sqrt{I_R^2 + (I_L - I_C)^2} = \sqrt{3^2 + (6 - 2)^2} = \sqrt{25} = 5 \text{ A}$$

$$Z = \frac{V_e}{I_e} = \frac{3}{5} = 6 \Omega$$

☒ تشدید در مدار RLC موازی:

- ☐ اگر $X_L = X_C$ باشد، جریان‌های دو شاخه L و C اثر یکدیگر را خنثی می‌کنند و معادل مدار باز عمل کرده و مدار کاملاً خاصیت اهمی دارد (حالت تشدید). در این حالت $Z = R$ است.

☒ فرکانس در حالت تشدید از رابطه $f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ قابل محاسبه است.

☒ جریان کل مدار از رابطه $I_e = \frac{V_e}{R}$ قابل محاسبه است.


با توجه به شکل ۹-۳۸ اگر $X_L = X_C$ باشد، مدار را به بحث بگذارید و شرایط آن را بررسی و نتیجه‌گیری کنید.

بحث گروهی




☒ موازی به عنوان فیلتر: از مدار LC موازی به عنوان فیلتر عبور باند و حذف باند نیز استفاده می‌کنند. شکل


۹-۳۹ فیلتر عبور باند (میان‌گذر) را نشان می‌دهد. در شکل ۹-۴۰ فیلتر حذف باند (میان‌گذر) رسم شده است.

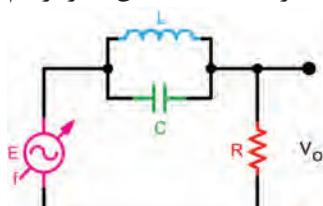

شکل ۹-۴۰ مدار فیلتر حذف باند

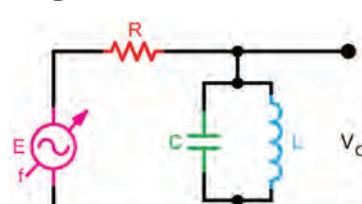


شکل ۹-۴۱ مدار فیلتر عبور باند

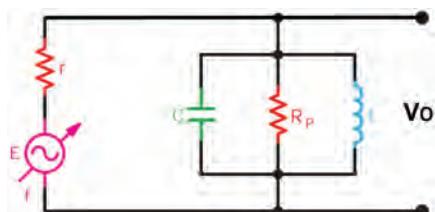

شکل ۹-۴۱ - مدار فیلتر عبور باند


□ ضریب کیفیت (Q) در مدار رزونانس موازی: در فیلترموازی شکل ۹-۴۱ مقدار Q به مقاومت موازی مدار بستگی دارد و مقدار آن از رابطه $Q_P = \frac{R_P}{X_L}$ محاسبه می شود.

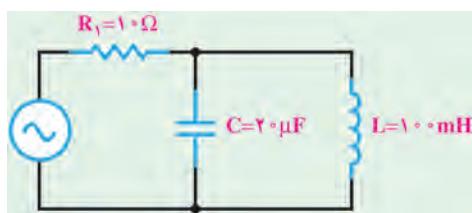

شکل ۹-۴۲ - مدار LC موازی

مثال ۱۹ - مطلوب است محاسبه فرکانس تشیدید در مدار شکل ۹-۴۲ باشد:

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2 \times 3.14 \sqrt{100 \times 10^{-3} \times 20 \times 10^{-6}}} = \frac{1000}{6.28 \times \sqrt{2}} = 112/\sqrt{2} \text{ Hz}$$

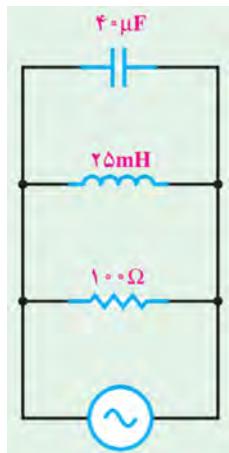

شکل ۹-۴۳

مثال ۲۰ - در مدار RLC شکل ۹-۴۳ مقادیر فرکانس رزونانس، ضریب کیفیت و پهنهای باند را محاسبه کنید.

پاسخ:

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2 \times 3.14 \sqrt{25 \times 10^{-3} \times 40 \times 10^{-6}}} = \frac{1000}{6.28} = 160 \text{ Hz}$$

$$Q_P = \frac{R_P}{X_L} = \frac{100}{2\pi f L} = \frac{100}{2\pi \times 160 \times 25 \times 10^{-3}} \approx 4$$

$$\text{BW} = \frac{f_r}{Q} = \frac{160}{4} = 40 \text{ Hz}$$

الگوی پرسش

۱ - در شکل ۹-۴۴ امپدانس مدار را محاسبه کنید.

۲ - در شکل ۹-۴۵ امپدانس و جریان کل مدار را محاسبه کنید.

۳ - در مدار شکل ۹-۴۶ مقادیر Z_e ، I_e و $\cos\phi$ را محاسبه کنید.

۴ - در مدار شکل ۹-۴۷ مقادیر V_e و جریان کل مدار را محاسبه کنید.

۵ - سری در حالت تشیدید مانند یک سیم اتصال کوتاه و LC موازی مانند مدار باز عمل می کند.

صحیح □ غلط □

۶ - دو نمونه مدار فیلتر میانگذر را رسم کنید و طرز کار آنها را بنویسید.

۷ - فیلتر شکل ۹-۴۸ از نوع باند و با مدار رزونانس است.


ت) عبور - سری

پ) حذف - موازی

ب) حذف - سری


الف) عبور - موازی

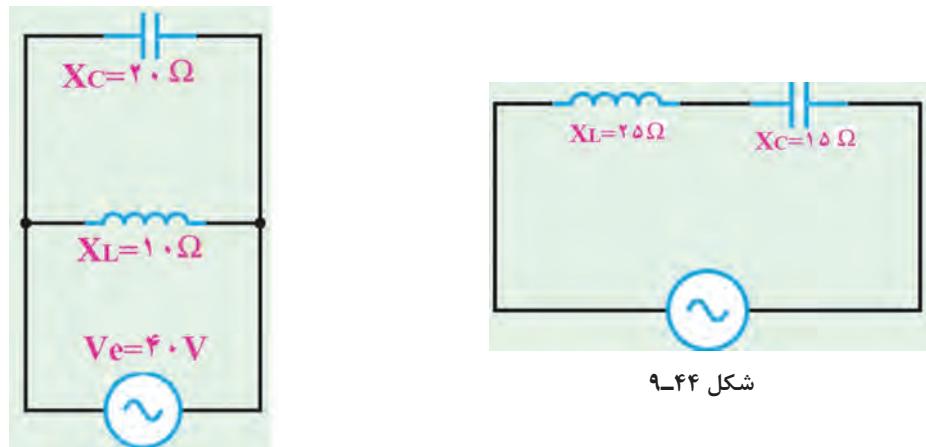۸- در فیلتر شکل ۹-۴۹ اگر R_p افزایش یابد، مقدار Q می‌شود و BW می‌یابد.
 ت) کم - کاهش ب) زیاد - افزایش




۹-۴۴


شکل ۹-۴۵

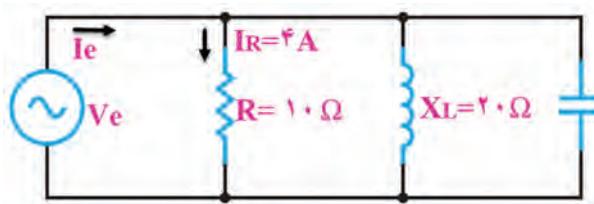


شکل ۹-۴۷

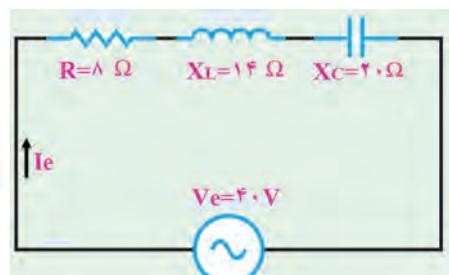

شکل ۹-۴۶

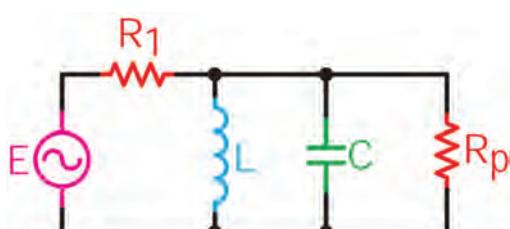

شکل ۹-۴۹

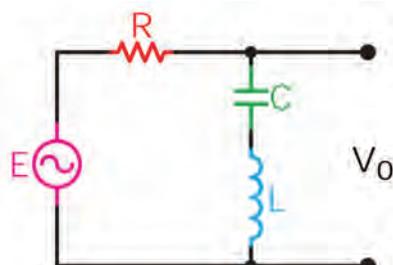


شکل ۹-۴۸

کار با نرم افزار در ساعات غیر درسی: مثال های حل شده و سوالات الگوی پرسش را در ساعات غیر درسی در نرم افزار مولتی سیم شبیه سازی کنید و نتایج به دست آمده را با محاسبات خود مقایسه کنید.

۹-۷ حل مدارهای جریان متناوب با استفاده از اعداد مختلط


می‌دانیم در مدارهای الکتریکی RL و RC جریان متناوب، جریان با ولتاژ اختلاف فاز دارد. اختلاف فاز بین جریان و ولتاژ در مدار RC به گونه‌ای است که جریان به اندازه φ درجه از ولتاژ جلو می‌افتد یا به عبارت دیگر پیش فاز است. در مدار RL جریان به اندازه φ درجه از ولتاژ عقب‌تر یا پس فاز است. اگر مقادیر جریان یا ولتاژ را با بردار نمایش دهیم، ولتاژ معادل در مدار RL مطابق شکل ۹-۵۰ وتر مثلثی خواهد بود که دو

انتهای بردارهای ولتاژ، دو سر مقاومت و ولتاژ دو سر سلف را به هم وصل می‌کند. برای بدست آوردن ولتاژ معادل باید از محاسبات هندسی یعنی قضیه فیثاغورث استفاده کنیم. در این حالت ولتاژ معادل برابر است با $V_e^2 = V_L^2 + V_R^2$. در صورتی که مدار ترکیبی از چند R , چند X_L یا چند X_C از R , X_L و X_C به صورت سری و موازی باشد، استفاده از روش برداری بسیار پیچیده می‌شود. برای سادگی کار و دسترسی به روش ساده‌تر، اعداد موهومی را در کنار اعداد حقیقی تعریف کرده‌اند که از این مجموعه یک عدد مختلط ساخته می‌شود. در این مبحث به یادآوری و آموزش این مفاهیم می‌پردازیم. در ادامه مبحث، چگونگی استفاده از اعداد مختلط و حل مسائل مربوطه را آموزش خواهیم داد.

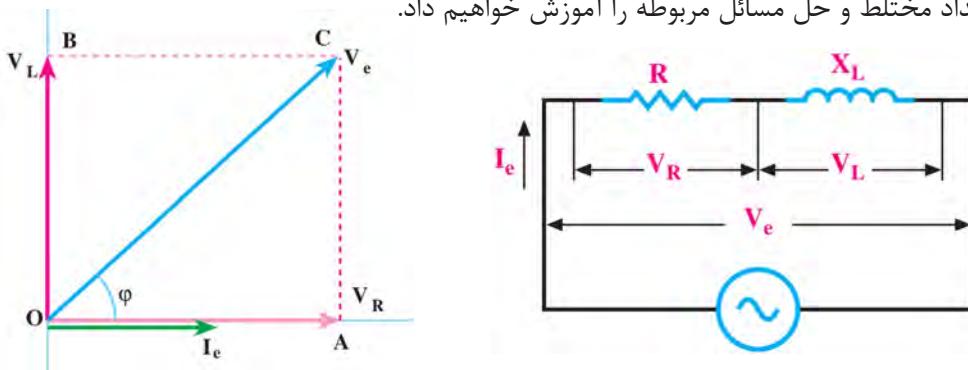

شکل ۹-۵۰- مدار RL جریان متناوب

اعداد حقیقی: مجموعه‌ای از اعداد صحیح مانند ۱، ۲ و ۳ و اعداد گویا مانند $\frac{5}{11}$ یا $\frac{9}{11}$ را اعداد حقیقی می‌گویند. اعداد حقیقی را روی محور افقی مانند شکل ۹-۵۱ نشان می‌دهند.

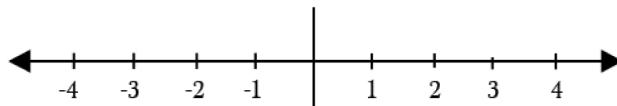

شکل ۹-۵۱- نمایش اعداد حقیقی روی محور

■ **اعداد موهومی (Imaginary):** چون اعداد مثبت و منفی طبق قرارداد به وجود آمده‌اند، ریاضی‌دانان علامتی را تعریف کرده‌اند که مجدول آن -1 است. این علامت را با j یا i نشان می‌دهند. بنابراین $j = \sqrt{-1}$ و $-j = \sqrt{-1}$ خواهد بود. بنابراین تعریف جذر عدد -1 ، یک عدد گنگ است که آن را $\sqrt{-1}$ می‌نامیم. این عدد را موهومی یا گنگ می‌نامند زیرا می‌دانیم اعداد منفی جذر ندارند.

فعالیت در کلاس



با توجه به اینکه $\sqrt{-1} = j$ است، مقادیر $3j$, $2j$ و $5j$ را بحسب j به دست آورید.

مثال ۲۱- مقدار j^3 و $4j^2$ را محاسبه کنید.

$$j^3 = j^2 \times j, \quad j^2 = (\sqrt{-1})^2 = -1 \rightarrow j^3 = j^2 \times j = (-1) \times j = -j$$

فعالیت




مقادیر $5j^3$ و $7j^2$ را به دست آورید.



ریشه‌های معادله $X^4 + 1 = 0$ را بر حسب ج به دست آورید.

■ نمایش اعداد موهومی (Imaginary)

در شکل ۹-۵۲ محور X' را محور حقیقی و محور Y' را محور موهومی و نقطه O را مبدأ در نظر می‌گیریم.

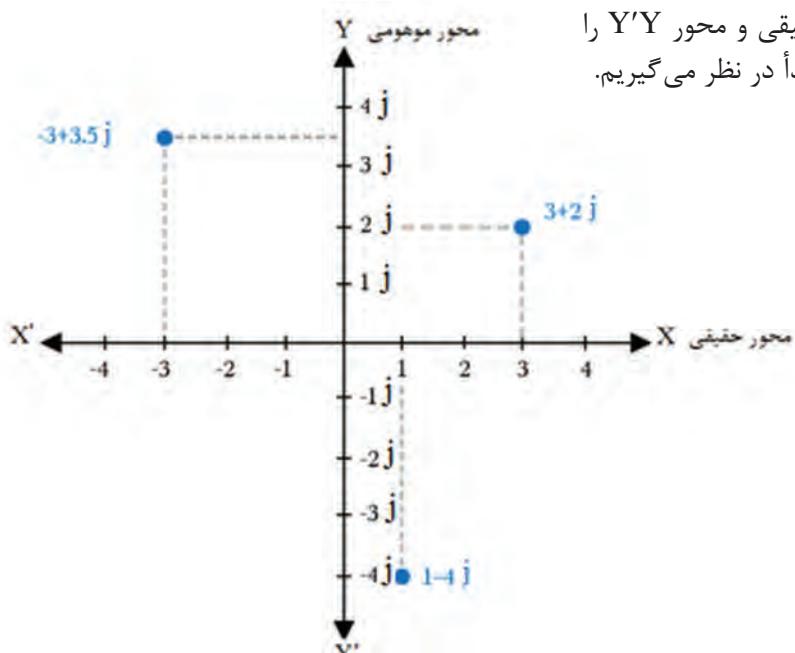

شکل ۹-۵۲- نمایش چند عدد حقیقی و موهومی روی محورهای مختصات

در هر یک از چهار ربع محورهای مختصات، اعداد مختلط به نمایش در می‌آید ولی در حل مدارهای الکتریکی به دلیل مثبت بودن مقدار حقیقی فقط از ربع اول و چهارم استفاده می‌شود زیرا عناصر موجود در مدارهای الکتریکی مانند مقاومت، عناصر واقعی هستند بنابراین جزء حقیقی همیشه مثبت است.

نکته




در ریاضیات علامت موهومی را معمولاً به صورت j نشان می‌دهند. در مباحث الکتریکی به خاطر اشتباه نشدن با جریان A ، حرف j کوچک یا J بزرگ را به کار می‌برند در این قسمت از j کوچک استفاده کرده‌ایم.

نکته




■ **اعداد مختلط (Complex)**: اگر عددی مانند $Z = a + jb$ را در نظر بگیریم، این عدد از دو بخش حقیقی a و بخش موهومی jb تشکیل شده است، که یک عدد مختلط را تشکیل می‌دهد. جزء موهومی عدد قسمت j و اندازه عدد موهومی برابر با b است. مثلاً اگر عددی به صورت $3j$ نوشته شود، j عامل موهومی و 3 اندازه عدد موهومی است. اگر قسمت حقیقی a برابر صفر باشد، عدد مختلط را موهومی محسّن و اگر اندازه عدد موهومی b برابر با صفر باشد، عدد را حقیقی محسّن می‌گویند.

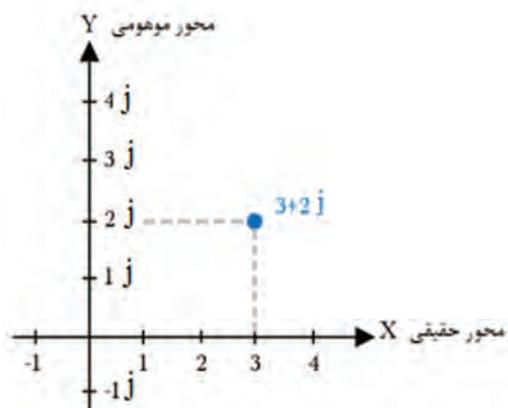

شکل ۹-۵۳

■ نمایش اعداد مختلط: با توجه به اینکه اعداد مختلط دارای دو جزء حقیقی و موهومی است، باید جزء موهومی و حقیقی را روی محورهای مختصات نشان دهیم. مثلاً $Z=3+j2$ را در نظر بگیرید. برای نشان دادن این عدد باید جزء حقیقی آن یعنی $a=3$ را روی محور X و عدد موهومی آن یعنی $2j$ را روی محور قائم ترسیم کنیم، (b=2). ترسیم این اعداد روی محورهای مختصات نشان داده شده است، شکل ۹-۵۳.

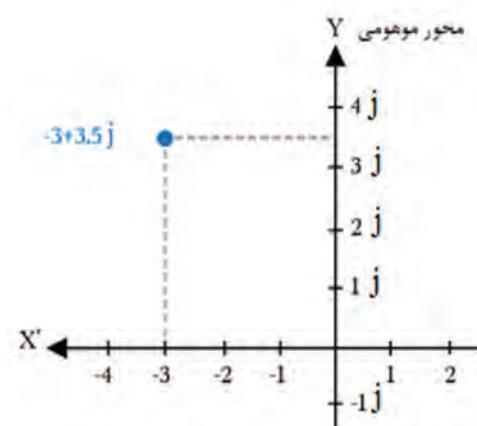

شکل ۹-۵۴

مثال ۲۲- عدد مختلط $Z=-3+j3/5$ را روی محور مختصات نشان دهید و مختصات نقطه انتهایی Z را تعیین کنید.

پاسخ: جزء حقیقی برابر با -3 است، به اندازه ۳ واحد روی محور X در جهت منفی انتخاب می‌کنیم، اندازه عدد موهومی برابر با $3/5$ است، لذا $3/5$ واحد روی محور Y انتخاب می‌کنیم و محل b را تعیین می‌کنیم. از دو نقطه به دست آمده دو خط موازی با محورهای X و Y می‌کشیم. محل تقاطع این دو خط، نقطه Z به مختصات $(-3, 3/5)$ است، شکل ۹-۵۴.


جزء حقیقی و جزء موهومی اعداد مختلط زیر را روی محور مختصات مشخص کنید، سپس مختصات نقطه Z را روی محورهای مختصات مشخص نمایید.

$$Z_1 = -5 - j2$$

$$Z_2 = -3 + j1$$

$$Z_3 = +2 + j3$$

فعالیت

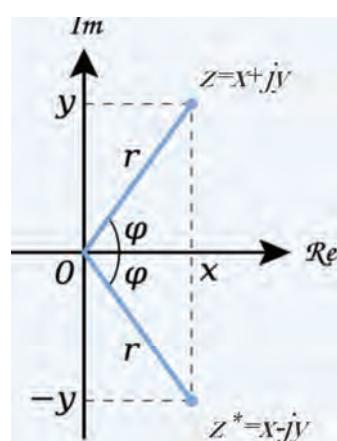

شکل ۹-۵۵

■ اندازه (مقدار، قدر مطلق - Modulus) و زاویه عدد مختلط: عدد مختلط $Z=x+jy$ را در نظر بگیرید. در شکل ۹-۵۵ روی محورهای مختصات مقادیر X و Y را نشان داده‌ایم. قدر مطلق عدد مختلط برابر با طول بردار یا مقدار Z است، که آن را با $|Z|$ نشان می‌دهند. زاویه φ با توجه به زاویه بردار عدد مختلط با محور افقی بیان می‌شود.

بحث کنید



رابطه بین بردار Z و Z^* را مشخص کنید. آبا در مباحث ریاضی مفهومی برای آن وجود دارد؟ موضوع را به بحث بگذارید و نتیجه گیری کنید.

□ قضیه فیثاغورث: طول بردار Z از رابطه $|Z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ به دست می‌آید. زاویه φ را فاز عدد مختلط

گویند که از رابطه $\tan \varphi = \frac{y}{x} = \frac{\text{مقدار موهومی}}{\text{مقدار حقیقی}}$ به دست می‌آید.

مثال ۲۳— اندازه (دامنه یا مدول) و زاویه عدد مختلط $Z=3+j4$ را به دست آورید.

$$|Z| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \rightarrow \tan \varphi = \frac{4}{3} = 1/3 \rightarrow \varphi = 53/13^\circ$$

در صورتی که زاویه $\varphi = -53/13^\circ$ درجه باشد، بردار عدد مختلط در کدام ربع قرار می‌گیرد؟ مفهوم $\tan \varphi$ را به بحث بگذارید. این کمیت با چه کمیتی برابر می‌کند؟

بحث کنید



اندازه و زاویه اعداد مختلط زیر را به دست آورید.

$$Z_1 = 4+j3$$

$$Z_2 = 2+j2$$

$$Z_3 = 4+j8$$


فعالیت



■ **کاربرد اعداد مختلط در حل مدارهای سری و RC** : در مدارهای جریان متناوب اگر مقاومت، سلف و خازن به صورت سری گیرد، با توجه به اینکه در سیم پیچ و خازن، جریان و ولتاژ با هم 90° درجه اختلاف فاز دارد می‌توانیم مقدار را با استفاده از اعداد مختلط به دست آوریم. در این حالت با توجه به رابطه $Z = a+jb$ می‌توانیم به جای مقدار a مقاومت و به جای b مقدار X_C یا X_L را قرار دهیم. در این حالت رابطه به صورت $Z = R-jX_C$ یا $Z = R+jX_L$ درمی‌آید.

چرا در رابطه $Z = R-jX_C$ ضریب j برابر ۱ است؟ می‌خواهیم با حل مثال‌هایی، کاربرد اعداد مختلط در این نوع مدارها را آموزش دهیم.

فکر کنید

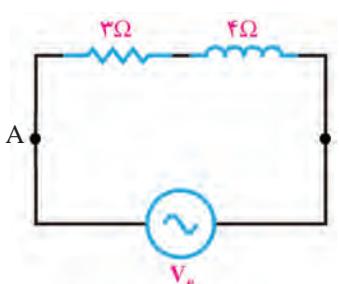


شکل ۹-۵۶— مدار سری RL

مثال ۲۴— امپدانس مدار شکل ۹-۵۶ که یک سری است را با استفاده از اعداد مختلط محاسبه کنید.

حل: R و X_L با هم سری هستند لذا با استفاده از اعداد مختلط مقدار امپدانس کل مدار از رابطه $Z_{AB} = 3+j4$ به دست می‌آید. در این رابطه $X_L = b = 4\Omega$ و $R = a = 3\Omega$ است.

$$|Z_{AB}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5 \Omega$$

در محاسبه Z_{AB} مقدار X_L برابر با عدد ۴ است. علامت حاصل از $j4$ مشخص کننده زاویه پیش فاز یا پس فاز است.

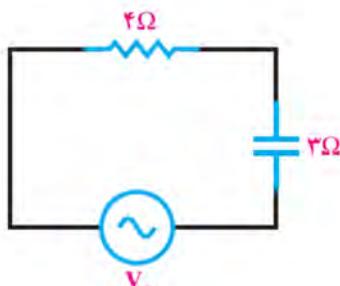

شکل ۹-۵۷- مدار RC سری

مثال ۲۵- امپدانس مدار شکل ۹-۵۷ را که یک مدار RC سری است با استفاده از اعداد مختلط محاسبه کنید.

حل: با استفاده از اعداد مختلط رابطه امپدانس را می‌نویسیم، $Z = a - jb$. مقدار قدر مطلق Z برابر است با:

$$Z = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{25} = 5$$

مثال ۲۶- در مثال ۲۴ و ۲۵ مقدار اختلاف فاز φ را به دست آورید.

حل: با توجه به رابطه $\tan \varphi = \frac{b}{a}$ مقدار φ را محاسبه می‌کنیم.


در مثال ۲۴ مقدار تانژانت زاویه φ_1 را محاسبه می‌کنیم. $\tan \varphi_1 = \frac{X_L}{R} = \frac{4}{3} = 1.33$. علامت مثبت نشان‌دهنده این است که ولتاژ کل مدار به اندازه φ_1 از ولتاژ دو سر مقاومت جلوتر است. به عبارت دیگر، ولتاژ دو سر مقاومت به اندازه زاویه φ_1 از ولتاژ کل مدار عقب‌تر یا پس فاز است.

در مثال ۲۵ مقدار تانژانت زاویه φ_2 را محاسبه می‌کنیم. $\tan \varphi_2 = \frac{-X_C}{R} = \frac{-3}{4} = -0.75$. علامت منفی نشان‌دهنده این است که ولتاژ کل مدار از ولتاژ دو سر مقاومت عقب‌تر است. به عبارت دیگر، ولتاژ دو سر مقاومت به اندازه ۳۷ درجه از ولتاژ کل مدار جلوتر است.

■ **جمع و تفریق اعداد مختلط و کاربرد آن در مدارهای ترکیبی امپدانس:** جمع و تفریق اعداد مختلط در محاسبه امپدانس در مدارهای ترکیبی امپدانس‌ها به کار می‌رود. در فرایند جمع اعداد مختلط، قسمت‌های حقیقی با هم و قسمت‌های موهومی با هم به صورت جداگانه جمع جبری می‌شوند. در فرایند تفریق، عدد مختلطی که باید تفریق شود را در یک علامت منفی ضرب می‌کنیم سپس عمل جمع را انجام می‌دهیم.

▢ جمع اعداد مختلط

مثال ۲۷- در مدار شکل ۹-۵۸، الف) امپدانس Z_1 ، ب) امپدانس کل دو سر A و B را محاسبه کنید.

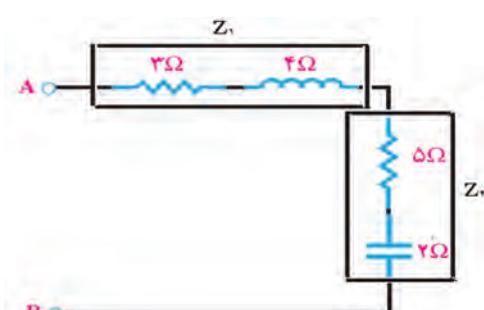

شکل ۹-۵۸

حل: الف) امپدانس Z_1 را بر حسب اعداد مختلط می‌نویسیم. $Z_1 = 3 + j4$.


ب) امپدانس Z_2 را نیز بر حسب اعداد مختلط می‌نویسیم.

$$Z_2 = 5 - j2$$


پ) امپدانس‌های Z_1 و Z_2 را با هم جمع می‌کنیم و امپدانس‌ها را جایگزین می‌کنیم.

پس از جایگزینی، مقادیر موهومی را با هم و مقادیر حقیقی را با هم جمع می‌کنیم.

$$Z_{AB} = Z_1 + Z_2 = (3 + j4) + (5 - j2) = (3 + 5) + j(4 - 2) = 8 + j2$$

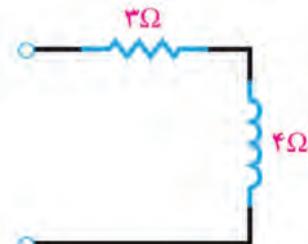

شکل ۹-۵۹- مدار معادل Z_1

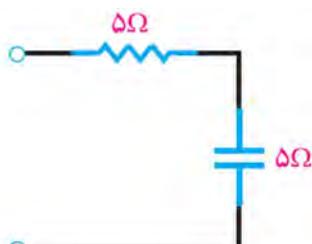

شکل ۹-۶۰- مدار معادل Z_2

مثال ۲۸- با استفاده از مقادیر مربوط به امپدانس‌های Z_1 ، Z_2 و Z_3 ، نقشه مدار را با ذکر مقادیر آن رسم کنید.

$$\text{الف) } Z_1 = 3 + j4, \text{ ب) } Z_1 = 5 - j5, \text{ و پ) } Z_3 = Z_1 + Z_2 \text{ است.}$$

حل: الف) چون علامت زمثبت است پس مدار سلفی بوده و جزء حقیقی آن ۳ و اندازه موهومی آن ۴ است، شکل ۹-۵۹.


ب) چون علامت زمنفی است پس مدار خازنی است، شکل ۹-۶۰.

پ) برای محاسبه $Z = Z_1 + Z_2$ مقادیر Z_1 و Z_2 را در رابطه جایگزین می‌کنیم، شکل الف ۹-۶۱.

$$Z = Z_1 + Z_2 = 3 + j4 + 5 - j5$$


سپس اجزای حقیقی و موهومی را با هم جمع می‌کنیم، ۱ شکل ب ۹-۶۱.

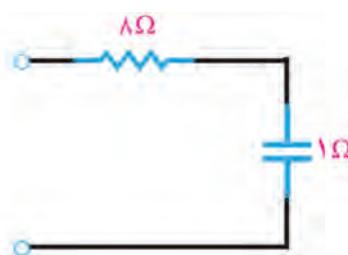برای ترسیم مدار نیز ابتدا Z_1 و Z_2 را به صورت تفکیک شده رسم می‌کنیم، سپس مدار معادل آن را به دست می‌آوریم در شکل الف ۹-۶۱ مدار ترکیبی تفکیک شده و در شکل ب ۹-۶۱ مدار معادل ترسیم شده است.



ب) مدار معادل Z_2


شکل ۹-۶۱

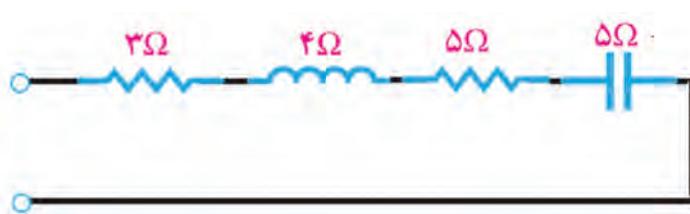

الف) مدار ترکیبی تفکیک شده

☒ تفریق دو عدد مختلط: تفاصل دو عدد مختلط، عددی مختلط است که قسمت حقیقی آن تفاصل قسمت حقیقی دو عدد و قسمت موهومی آن نیز تفاصل دو جزء موهومی است. برای انجام تفریق کافی است، عدد مختلطی که باید تفریق شود را در علامت منفی ضرب کنیم سپس دو عدد را با هم جمع نماییم.

مثال ۲۹- دو عدد مختلط $Z_2 = 4 + j2$ و $Z_1 = 6 + j3$ را به صورت $Z_2 - Z_1$ از هم تفریق کنید.

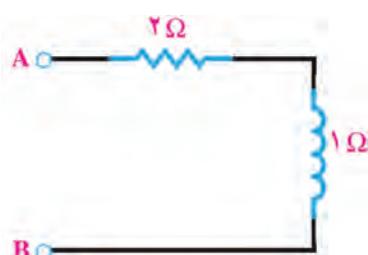

شکل ۹-۶۲

حل: در رابطه $Z_1 - Z_2$ مقادیر عدد مختلط را جایگزین می‌کنیم، $(6 + j3) - (4 + j2) = 2 + j1$ سپس علامت منفی را در عبارت دوم ضرب می‌کنیم و عبارت را جزء به جزء با هم جمع می‌کنیم. $2 + j1 = 2 + j1$. مدار معادل به صورت شکل ۹-۶۲ درمی‌آید.

الگوی پرسش:

- ۱- اگر $Z_1=4+j6$ و $Z_2=6-j3$ باشد، امپدانس معادل Z_1-Z_2 و Z_1+Z_2 را محاسبه کنید.
- ۲- اگر $Z_1=4+j3$ و $Z_2=6-j3$ باشد، $Z_2=2+j3$ و $Z_1=4-j3$ را محاسبه کنید.
الف) امپدانس‌های زیر را محاسبه کنید.

$$Z_4 = Z_1 + Z_2 + Z_3$$

$$Z_5 = Z_1 + Z_2 - Z_3$$

$$Z_6 = Z_1 + Z_3$$

$$Z_7 = Z_2 + Z_3$$

$$Z_8 = Z_2 - Z_3$$

$$Z_9 = Z_2 - Z_1$$

$$Z_{10} = Z_1 - Z_2 - Z_3$$

ب) با توجه به علامت ضریب موهومی j ، خاصیت سلفی و خازنی هر یک از مدارها را تعیین کنید، مدار معادل هریک را ترسیم نموده و نتایج را در یک جدول خلاصه نمایید.

فکر کنید




- روش جمع و تفریق امپدانس‌ها با استفاده از اعداد مختلط را با روش به دست آوردن مدارهای معادل RLC ترکیبی به روش برداری مقایسه کنید و بررسی کنید کدام روش ساده‌تر است.
- اگر در حاصل تفریق دو عدد مختلط، جزء حقیقی منفی شود، چه مفهومی دارد؟ آیا برای آن می‌توان مدار معادل رسم کرد؟

ضرب، تقسیم و مزدوج یک عدد مختلط و کاربرد آن: ضرب دو عدد مختلط مانند عملیات ضرب جبری دو عبارت داخل پرانتز در ریاضی است. در این فرایند باید جزء به جزء دو عدد را در یکدیگر ضرب کنیم.

مثال ۳۰- اگر $Z_1=4+j3$ و $Z_2=8+j6$ باشد مدار $Z=Z_1 \cdot Z_2$ را به دست آورید و مدار معادل Z را رسم کنید.

حل: ابتدا دو عبارت را در هم ضرب می‌کنیم.

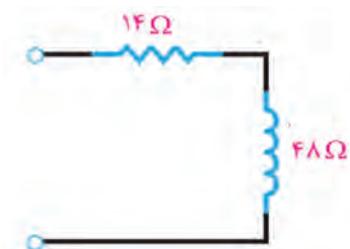

شکل ۹-۶۳

$$Z = Z_1 \cdot Z_2 = (4+j3)(8+j6) = 32 + j24 + j^2 18$$

$$Z = 32 + j48 + (-1)(18) = 14 + j48$$

چون ضریب j مثبت است، پس امپدانس $Z = 14 + j48$ معادل مدار RL است، شکل ۹-۶۳.

بحث گروهی



کاربرد عملیات ضرب را در حل مدارهای جریان متناوب بیابید و نتایج حاصل را جمع‌بندی کنید و در قالب یک گزارش ارائه دهید.

□ مزدوج یک عدد مختلط و مفهوم آن: مزدوج یک عدد مختلط Z یعنی علامت جزء موهومی را عوض کنیم و آن را با Z^* نشان دهیم. یعنی اگر $Z = a + jb$ باشد، $Z^* = a - jb$ می‌شود.

پژوهش



آیا تعریف مزدوج یک عدد مختلط با بردارهای شکل ۹-۵۵ انطباق دارد؟ توضیح دهید.

مثال ۳۱- اگر امپدانس $Z_1 = 3 + j4$ باشد:

الف) مزدوج Z_1 را محاسبه کنید و مدار معادل آن را رسم کنید.

ب) حاصل جمع $Z_1 + Z_1^*$ را به دست آورید.

پ) مدار معادل $Z_1 + Z_1^*$ را رسم کنید.


حل: الف) مزدوج

ب) حاصل جمع $Z_1 + Z_1^*$

پ) رسم مدارهای مرتبط با مزدوج اعداد مختلط، (شکل ۹-۶۴).

$$Z_1^* = (3 + j4)^* = 3 - j4$$

$$Z_1 + Z_1^* = (3 + j4) + (3 - j4) = 6$$

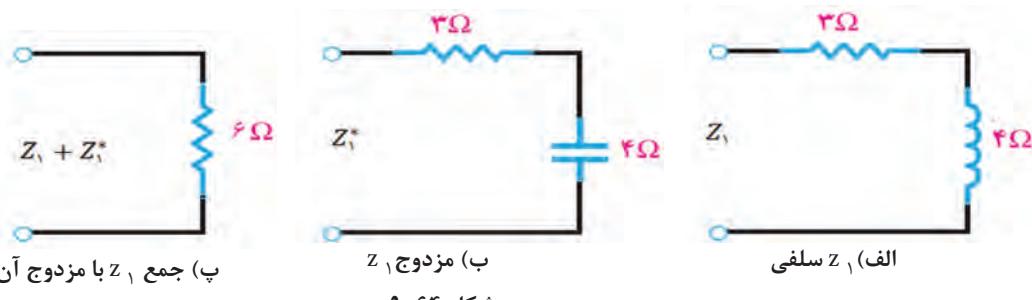

شکل ۹-۶۴

بحث کنید



با توجه به مثال ۳۱، آیا $a+jb$ مزدوج $a-jb$ است؟ چرا؟ جمع بندی کنید و نتیجه را ارائه دهید.

نکته



برای حل این نوع مسائل از روابط ریاضی زیر استفاده می‌کنیم.

$$(a+b)(a-b)=a^2-b^2 \quad \text{و} \quad (a+b)(a+c)=a^2+ac+ba+bc$$

- عبارت به دست آمده را ساده می‌کنیم. توجه داشته باشید $1 = -j^2$ و $j^2 = -1$ می‌شود.

$$Z = \frac{12 - j9 + j16 + 12}{16 + 9} = \frac{24 + j7}{25} = \frac{24}{25} + j\frac{7}{25}$$

- عبارت حاصل می‌تواند به صورت کسر بالا باشد یا به صورت اعشاری زیر ساده شود.

$$Z = 0.96 + j0.28$$

مدار حاصل از تقسیم، یک مدار سلفی RL است.

حل:

- عبارت تقسیم را به صورت کسری می‌نویسیم.


$$Z = \frac{Z_1}{Z_2} = \frac{3 + j4}{4 + j3}$$

- صورت و مخرج کسر را در مزدوج مخرج ضرب می‌کنیم

$$Z = \frac{3 + j4}{4 + j3} \times \frac{4 - j3}{4 - j3} = \frac{12 - 9j + 16j - 12j^2}{16 - 9j^2}$$

محاسبات مربوط به مدارهای موازی RL و RC

برای درک بهتر، این محاسبات را با یک مثال تشریح می‌کنیم.

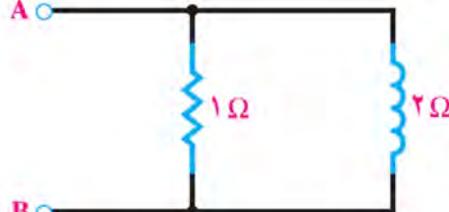

شکل ۹-۶۵

مثال ۳۳- امپدانس مدار معادل دو سر A و B را در شکل ۹-۶۵

محاسبه کنید و مدار معادل سری را رسم کنید.

حل:

$$\boxed{\text{رابطه محاسبه امپدانس مدار موازی را به دو صورت می‌توان نوشت:}}$$

$$\begin{cases} \frac{1}{Z_{AB}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{Z_L} & \text{الف} \\ Z_{AB} = \frac{R \cdot Z_L}{R + Z_L} & \text{ب} \end{cases}$$

$$\frac{1}{Z_{AB}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{jX_L} \Rightarrow Z_{AB} = \frac{R \cdot jX_L}{R + jX_L}$$

$$\boxed{\text{مقادیر را در الگوی «ب» جایگزین می‌کنیم.}}$$

$$Z_{AB} = \frac{(1)(j2)}{1 + j2} = \frac{j2}{1 + j2}$$

صورت و مخرج کسر را در مزدوج مخرج ضرب می‌کنیم.

$$Z_{AB} = \frac{j2(1 - j2)}{(1 + j2)(1 - j2)} = \frac{j2 - (j2)(j2)}{1 - (j2)^2} = \frac{j2 - j^2 4}{1 + 4} = \frac{j2 + 4}{5} = 0/8 + j0/4$$

مدار معادل سری مشابه شکل ۹-۶۶ خواهد بود.

مثال ۳۴- امپدانس مدار معادل را در دو سر A و B در شکل ۹-۶۷ محاسبه کنید و مدار معادل سری آن را رسم کنید.


حل: محاسبات مشابه مثال قبل که مدار RL موازی بود، انجام می‌شود. با این تفاوت که در این مثال مدار به صورت RC موازی است.

$$Z_{AB} = \frac{2(-j2)}{2 - j2} = \frac{-j2^4}{2(1 - j)} = \frac{-j2}{1 - j}$$


صورت و مخرج Z_{AB} را در مزدوج مخرج ضرب کرده و عبارت را ساده می‌کنیم.

$$Z_{AB} = \frac{-j2(1 + j)}{(1 - j)(1 + j)} = \frac{-j2 + 2}{1 - j^2} = \frac{2 - j2}{2} = 1 - j$$


مدار معادل سری مشابه شکل ۹-۶۸ خواهد بود.

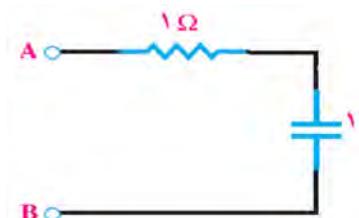

شکل ۹-۶۸- مدار RC سری

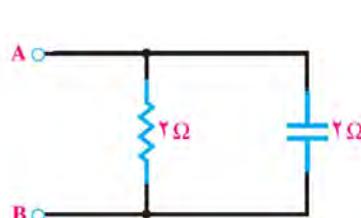

شکل ۹-۶۷- مدار RC موازی

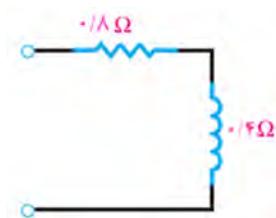

شکل ۹-۶۶- مدار RL سری

نکات مهم و ضروری:

□ اگر مدار امپدانسی به صورت RL باشد، مزدوج آن RC و اگر به صورت RC باشد، مزدوج آن مدار RL خواهد بود.

□ حاصل جمع یک عدد مختلط با مزدوج خودش، یک عدد حقیقی است. به عبارت دیگر اگر امپدانسی با مزدوج خودش جمع شود، حاصل یک مدار مقاومتی خواهد بود، چرا؟ بررسی کنید و پاسخ دهید.

□ حاصل ضرب یک عدد مختلط در مزدوج خودش یک عدد حقیقی می‌شود.

□ حاصل تفریق یک امپدانس و مزدوج آن یک مدار خالص سلفی یا خازنی است.

مثال ۳۵- اگر $Z = Z - Z^*$ باشد، الف) مقدار $Z = Z - Z^*$ را محاسبه کنید.

حل: الف) شکل الف ۹-۶۹

$$Z = Z \cdot Z^* = (3 - j4)(3 - j4)^* = (3 - j4)(3 + j4) = 9 + 16 = 25 \Omega$$

ب) شکل ب ۹-۶۹

$$Z = Z - Z^* = (3 - j4) - (3 + j4) = -j8$$




شکل ۹-۶۹

محاسبه امپدانس مدار معادل ترکیبی دو شاخه موازی

□ در مداری که دو امپدانس Z_1 و Z_2 موازی باشند، برای محاسبه امپدانس معادل از ضرب، تقسیم، مزدوج، جمع و تفریق اعداد مختلط استفاده می‌شود.

مثال ۳۶- امپدانس معادل مدار شکل ۹-۷۰ را از دو سر A و B محاسبه کنید و مدار معادل ساده شده را رسم کنید.

حل: برای حل مسئله ابتدا امپدانس شاخه‌های Z_1 و Z_2 را نوشت و سپس رابطه مربوط به مقاومت معادل در مدارهای موازی را نویسیم.

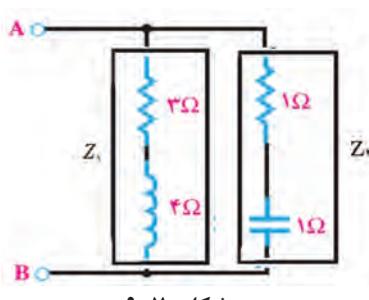

شکل ۹-۷۰

$$\frac{1}{Z_{AB}} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} \Rightarrow Z_{AB} = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2} \Rightarrow Z_{AB} = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{(3 + j4)(1 - j)}{(3 + j4) + (1 - j)}$$


رابطه را ساده می‌کنیم.

$$Z_{AB} = \frac{7 + j}{4 + j3}$$


صورت و مخرج را در مزدوج مخرج ضرب می‌کنیم. سپس رابطه را مانند مراحل قبل به ساده‌ترین شکل خود درمی‌آوریم.

$$Z_{AB} = \frac{(7 + j)(4 - j3)}{(4 + j3)(4 - j3)} = \frac{31 - j17}{25} = \frac{31}{25} - j\frac{17}{25} = 1/24 - j0.68$$


مدار معادل آن مشابه شکل ۹-۷۱ خواهد شد که RC است.

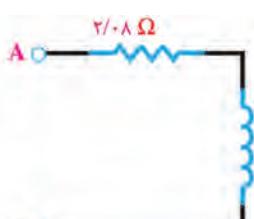

شکل ۹-۷۳

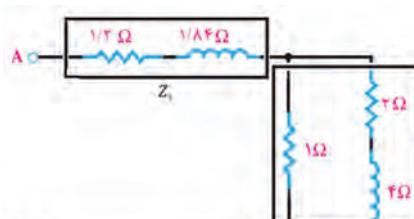

شکل ۹-۷۲

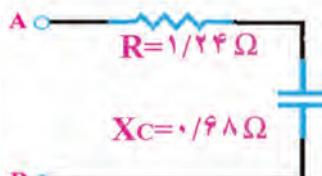

شکل ۹-۷۱

در مدار شکل ۹-۷۲ امپدانس را از دو سر A و B محاسبه کرده‌ایم و مدار معادل آن را در شکل ۹-۷۳ رسم کرده‌ایم. راه حل ارائه شده را به بحث بگذارید و روش حل مسئله را بررسی کنید و ببینید پاسخ‌ها صحیح است یا خیر؟

فعالیت گروهی



حل مدار شکل ۹-۷۲:


$$Z_1 = 1/2 + j1/84$$

$$Z_\gamma = \frac{1(2+j4)}{1+(2+j4)} = \frac{2+j4}{3+j4} = \frac{(2+j4)(3-j4)}{(3+j4)(3-j4)} = \frac{22+j4}{25} = 0.88 + j0.16$$


$$Z_{AB} = Z_1 + Z_\gamma = (1/2 + j1/84) + (0.88 + j0.16) = 2/0.8 + j2$$

الگوی پرسش:

- ۱- در مدار شکل ۹-۷۴ امپدانس دو سر A و B را محاسبه کنید و مدار معادل ساده شده را رسم کنید.
- ۲- امپدانس دو سر A و B در مدار شکل ۹-۷۵ را محاسبه نموده و سپس مدار معادل ساده شده را رسم کنید.

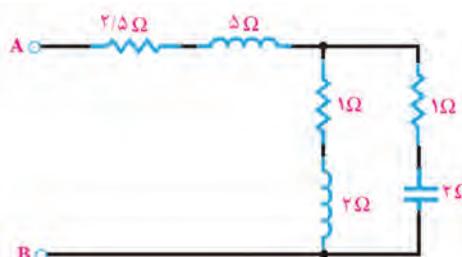


شکل ۹-۷۵

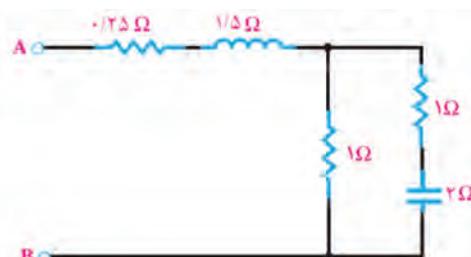


شکل ۹-۷۴

۹-۸- تشریح مدار تک فاز و سه فاز و محاسبه کمیت‌های آن


برق تک فاز دارای دو رشتہ سیم است که یکی فاز با ولتاژ ۲۲۰ ولت نسبت به سیم نول و دیگری سیم نول با ولتاژ صفر ولت نسبت به زمین است. در شکل ۹-۷۶ ژنراتور مولد موج سینوسی تک فاز نشان داده شده است. جریان یا ولتاژ سه فاز از سه موج سینوسی تشکیل می‌شود که به طور هم‌زمان تولید می‌شوند و با هم ۱۲۰ درجه اختلاف فاز زمانی دارند. در شکل ۹-۷۷ منحنی جریان یا ولتاژ سه فاز را مشاهده می‌کنید. در شکل ۹-۷۸ مولد سه فاز نشان داده شده است. در شکل ۹-۷۹ اتصال بار به صورت تک فاز و سه فاز نشان داده شده است.

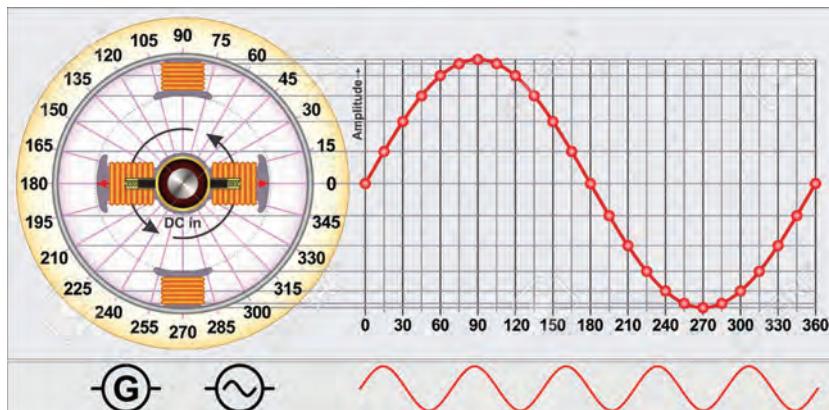

شکل ۹-۷۶- موج تک فاز

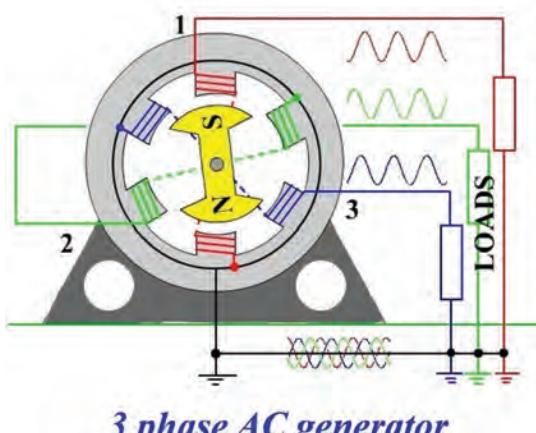


شکل ۹-۷۸- مولد سه فاز

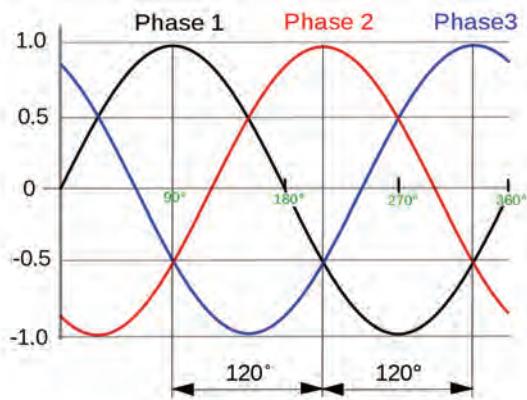

شکل ۹-۷۷- جریان یا ولتاژ متناوب سه فاز

■ **مزایای جریان سه فاز نسبت به تک فاز:** ساختمنان ساده مولدهای جریان متناوب سه فاز موجب شده است که انرژی الکتریکی سه فاز، راحت‌تر و ارزان‌تر تولید شود. مزایای دیگر جریان سه فاز نسبت به تک فاز عبارت‌اند از:

- توان الکتریکی در مصرف کننده‌های سه‌فاز هیچ وقت صفر نمی‌شود زیرا با توجه به شکل ۹-۷۷ وقتی در یکی از فازها دامنه جریان یا ولتاژ صفر است مصرف کننده از دو فاز دیگر انرژی می‌گیرد.
- ضربان موج یکسو شده سه‌فاز نسبت به موج یکسو شده تک‌فاز بسیار کمتر است، شکل ۹-۸۰.

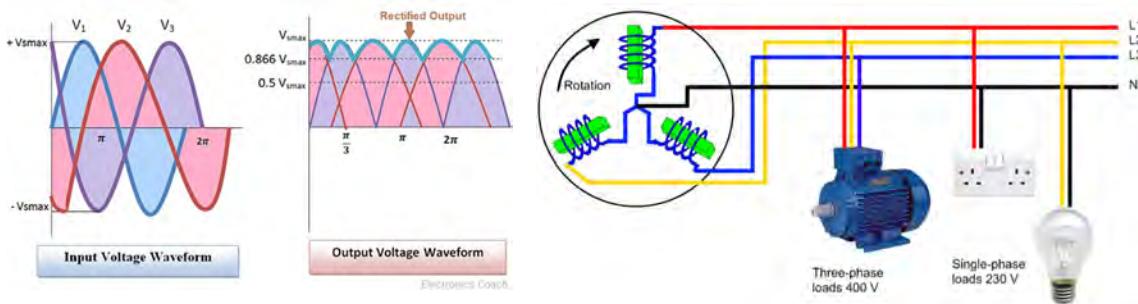

شکل ۹-۸۰- موج یکسو شده سه‌فاز

شکل ۹-۷۹- اتصال بار به صورت تک‌فاز و سه‌فاز

- راهاندازی موتورهای سه‌فاز نسبت به تک‌فاز راحت‌تر است.


درباره مزایای سه‌فاز نسبت به تک‌فاز تحقیق کنید و نتایج آن را در قالب یک گزارش ارائه دهید.

پژوهش




■ انتقال انرژی تولیدشده سه‌فاز به مصرف کننده‌ها: سیم نول می‌نامند. در تولید برق صنعتی در نیروگاه‌ها، در مولدهای سه‌فاز، سه گروه سیم پیچ وجود دارد با زمین کردن این سیم، اختلاف پتانسیل آن را با زمین یکی می‌کنند و آن را سیم نول می‌نامند و با N یا MP نشان می‌دهند. سیم‌های A، B و C را به ترتیب R، S، T یا AA'، BB' و CC' نشان می‌دهند. شکل ۹-۸۱ این اتصال را نشان می‌دهد. اتصال ستاره را با نماد Y یا λ نشان می‌دهند.

☒ اتصال مثلث: در این روش مطابق شکل ۹-۸۲ انتهای سیم‌های AA'، BB' و CC' را به صورت مثلث به هم وصل می‌کنند و انرژی تولیدی را با سه سیم A، B و C به مصرف کننده می‌رسانند.

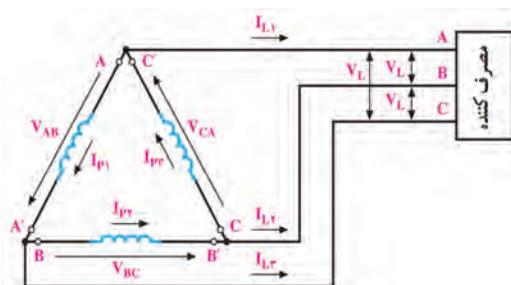

شکل ۹-۸۲- اتصال مثلث، انتقال سه سیم

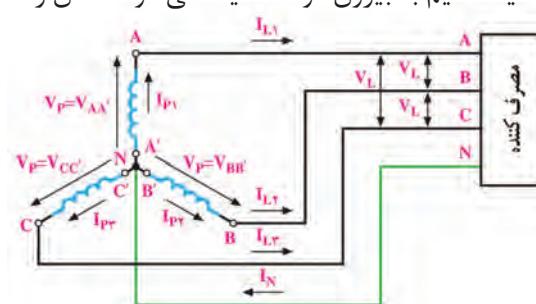


شکل ۹-۸۱- اتصال ستاره، انتقال چهار سیمه


ولتاژ فازی و جریان فازی: ولتاژ دو سر هر یک از سیم پیچ های AA' و BB' را ولتاژ فازی می گویند و آن را با V_P نشان می دهند. جریان عبوری از داخل هر سیم پیچ را جریان فازی گویند و آن را با I_P نشان می دهند، (شکل ۹-۸۱ و ۹-۸۲).

ولتاژ و جریان خطی: ولتاژ بین خطوط A با B (V_{AB}) یا C با A (V_{CA}) یا C با B (V_{BC}) را ولتاژ خطی گویند و آن را با V_L نشان می دهند. در واقع ولتاژ خطی اختلاف پتانسیل بین دو فاز مختلف است. جریانی که از خطوط R, S و T جاری می شود را جریان خطی گویند و آن را با I_L نشان می دهند، (شکل ۹-۸۱ و ۹-۸۲).

بار متعادل و بار نامتعادل: سه امپدانس Z_1 , Z_2 و Z_3 را با اتصال مثلث یا ستاره مانند شکل های ۹-۸۳ و ۹-۸۴ به شبکه سه فاز وصل می کنیم. اگر همه مشخصه های امپدانس Z_1 , Z_2 و Z_3 از نظر، دامنه، زاویه فاز، پس فاز یا پیش فاز بودن با هم برابر باشند، شبکه سه فاز را با بار متعادل گویند. اگر یکی از مشخصه ها مثلاً دامنه، زاویه فاز، پس فاز و پیش فاز بودن در هر امپدانس با هم تفاوت داشته باشد، بار شبکه سه فاز را بار نامتعادل گویند.

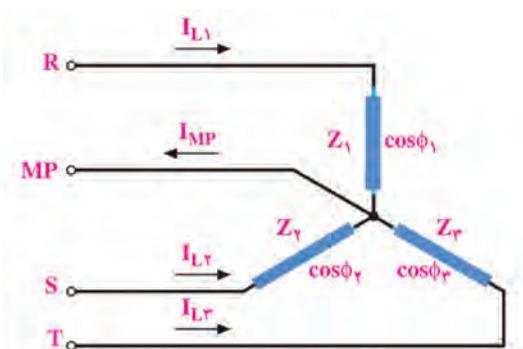


شکل ۹-۸۴- اتصال ستاره

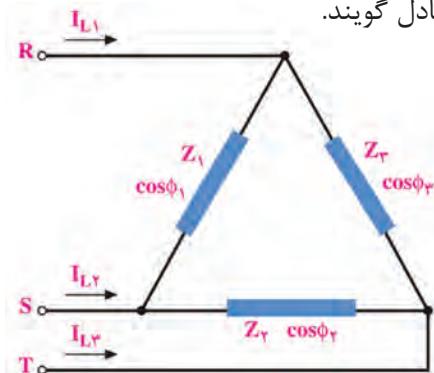

شکل ۹-۸۳- اتصال مثلث

روابط در اتصال ستاره با بار متعادل: در شکل ۹-۸۵ چون بارها متعادل هستند، جریان دریافتی از شبکه نیز با هم برابرند.

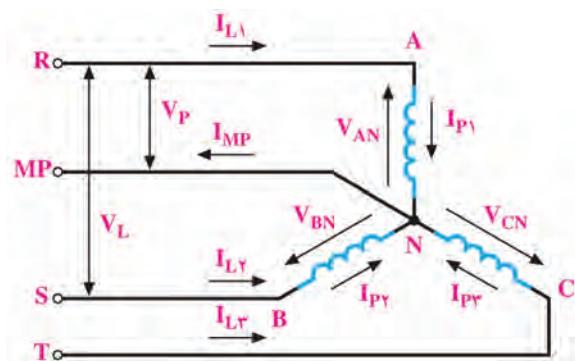

شکل ۹-۸۵- بار متعادل با اتصال ستاره

$$I_L = I_P = \frac{V_P}{Z} \quad \text{رابطه بین جریان فاز و جریان خط:}$$

$$V_P = V_{AN} = V_{BN} = V_{CN} \quad \text{ولتاژ هر فاز:}$$

$$V_L = \sqrt{3} V_P \quad \text{رابطه بین ولتاژ خط و فاز:}$$


نتیجه: در اتصال ستاره با بار متعادل

مثال ۱۶- در شکل ۹-۸۶ ولتاژ خط $V_L = ۳۸۰\text{ V}$ و بار متعادل است. مطلوب است محاسبه جریان هر فاز و هر خط

$$V_L = \sqrt{3}V_P \Rightarrow V_P = \frac{V_L}{\sqrt{3}} = \frac{۳۸۰}{\sqrt{3}} \cong ۲۲۰\text{ V}$$

$$I_L = I_P = \frac{V_P}{Z} = \frac{۲۲۰}{۲۲} = ۱۰\text{ A}$$


$$I_{P_1} = I_{P_2} = I_{P_3} = I_{L_1} = I_{L_2} = I_{L_3} = ۱۰\text{ A}$$

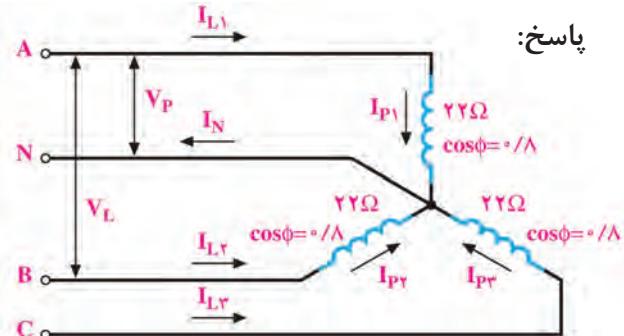

شکل ۹-۸۶- بار متعادل با اتصال ستاره

پژوهش

تحقیق کنید و اثبات نمایید که جریان عبوری از سیم نول در مدار شکل ۹-۸۶ صفر است. نتیجه را در قالب یک گزارش ارائه دهید.

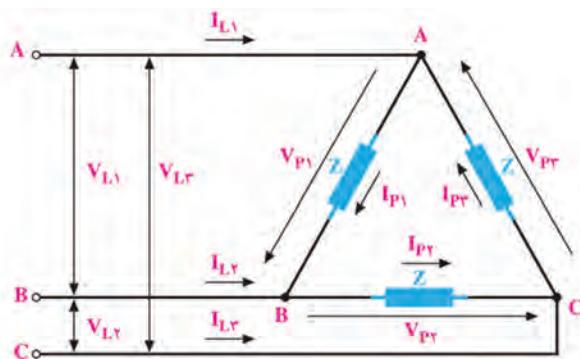

شکل ۹-۸۷- بار متعادل با اتصال مثلث

☒ روابط در اتصال مثلث با بار متعادل: در شکل ۹-۸۷ اتصال مثلث با بار متعادل رسم شده است.

□ ولتاژهای فازی و خطی با هم برابرند. ولتاژ هر فاز به صورت $V_{AB} = V_{BC} = V_{CA} = V_L = V_P$ است.

$$V_{AB} = V_{BC} = V_{CA} = V_L = V_P$$


□ بنابراین $I_{P_1} = I_{P_2} = I_{P_3} = I_P$ = جریان هر فاز

☒ جریان هر خط $I_{L_1} = I_{L_2} = I_{L_3} = I_L$

$$I_L = \sqrt{3}I_P$$

☒ رابطه بین جریان فاز و جریان خط:

$$\Delta \begin{cases} V_P = V_L \\ I_L = \sqrt{3}I_P \end{cases} \quad \text{نتیجه: در اتصال مثلث با بار متعادل}$$

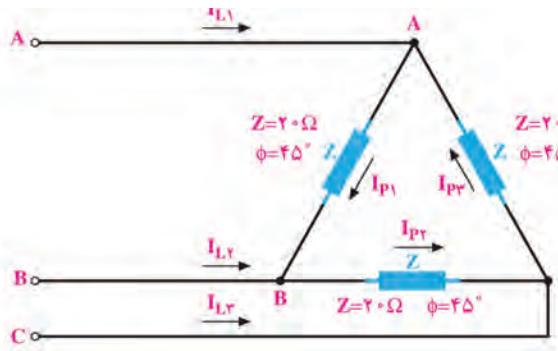

شکل ۹-۸۸- بار متعادل با اتصال مثلث

مثال ۱۷- در شکل ۹-۸۸ ولتاژ خط $V_L = ۱۰۰\text{ V}$ و بار متعادل است. مطلوب است محاسبه جریان هر فاز و هر خط

پاسخ:

$$V_L = V_P = ۱۰۰\text{ V}$$

$$I_{P_1} = \frac{V_P}{Z_1} = \frac{۱۰۰}{۲\angle ۴5^\circ} = ۵\text{ A}$$


$$I_{L_1} = I_{L_2} = I_{L_3} = I_{L_\tau} = \sqrt{3} \times ۵ = ۸.۶۶\text{ A}$$

کار با نرم افزار در ساعات غیر درسی: مدار اتصال بار متعادل به صورت ستاره و مثلث را در نرم افزار مولتی سیم شبیه سازی کنید و ولتاژ و جریان خطی و فازی را اندازه بگیرید و نتایج را با اطلاعات کسب شده مقایسه کنید.

پژوهش



در پایه دهم در مورد خواندن پلاک موتور توضیح داده شده است. چند نمونه پلاک موتورهای سه فاز و اطلاعات نوشته شده روی آن را بیابید، درباره محتوای آن تحقیق کنید و نتیجه را در قالب یک گزارش ارائه دهید.

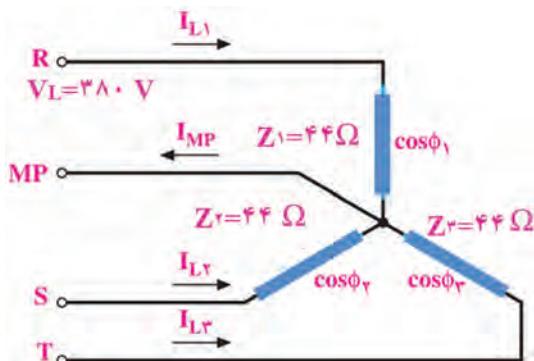

شکل ۹-۸۹- بار متعادل ستاره

الگوی پرسش:


- ۱- در اتصال بار متعادل به صورت ستاره به شبکه سه فاز، جریان خطی (I_L) چه رابطه‌ای با جریان فازی (I_P) دارد؟

$$I_L = \sqrt{3} I_P \quad \text{(الف)}$$


$$I_L = 3 I_P \quad I_P = \sqrt{3} I_L \quad \text{(پ)}$$

- ۲- در اتصال بار متعادل به صورت مثلث به شبکه سه فاز، رابطه ولتاژ خطی V_{AB} و ولتاژ V_P به صورت است.

- ۳- در شکل ۹-۸۹ ولتاژ خط $V_L = ۳۸۰\text{V}$ و بار متعادل است. مطلوب است محاسبه جریان هر فاز و هر خط
۴- در شکل ۹-۹۰ ولتاژ خط $V_L = ۱۵۰\text{V}$ و بار متعادل است. مطلوب است محاسبه جریان هر فاز و هر خط
۵- در بار متعادل شکل ۹-۹۱ جریان و ولتاژ هر خط را محاسبه کنید.

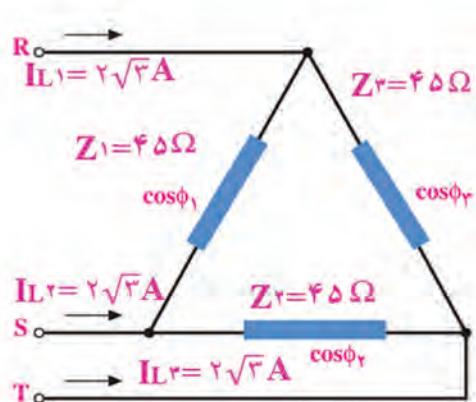


شکل ۹-۹۱

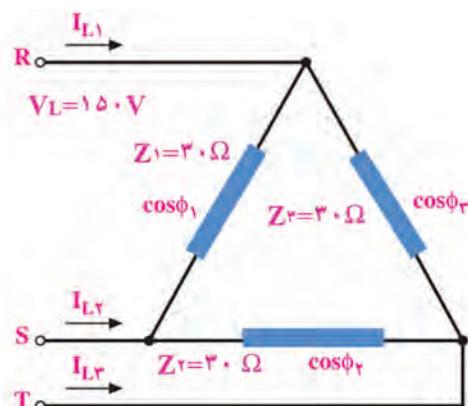


شکل ۹-۹۰- بار متعادل مثلث

آزمون نظری پایان واحد یادگیری

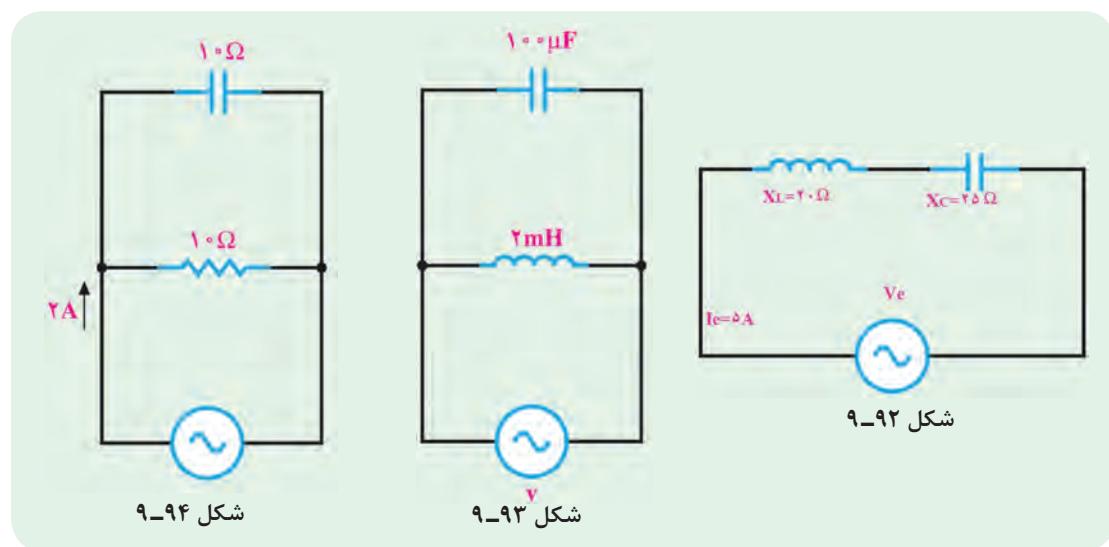
- ۱- در یک مدار شامل خازن، اگر فرکانس منبع جریان متناوب افزایش یابد، راکتانس خازنی افزایش می‌یابد.
صحیح غلط
- ۲- در مدار شکل ۹-۹۲ امپدانس مدار و ولتاژ مؤثر مدار را محاسبه کنید.
- ۳- در شکل ۹-۹۳ اگر فرکانس منبع ۱۰۰۰ هرتز باشد مطلوب است (الف) مقدار راکتانس خازن و سلف در این فرکانس
- (ب) در چه فرکانسی این مدار رزونانس می‌کند؟
- ۴- در مدار شکل ۹-۹۴ امپدانس مدار و ولتاژ مؤثر منبع را محاسبه کنید.



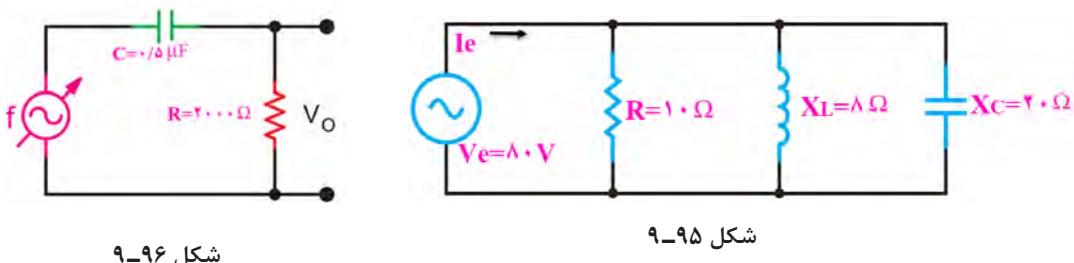
- ۵- در مدار شکل ۹-۹۵ ابتدا جریان هر شاخه را نام‌گذاری کنید، سپس جریان هر شاخه، جریان کل مدار و امپدانس کل را محاسبه کنید.
- ۶- نوع فیلتر شکل ۹-۹۶ را بنویسید و فرکانس قطع آن را محاسبه کنید.



- ۷- مدار یک فیلتر حذف باند را رسم کنید و فرمول فرکانس رزونانس و پهنهای باند آن را بنویسید.
- ۸- نوع فیلتر به کار رفته در شکل ۹-۹۷ گدام گزینه است؟
 - (الف) بالاگذر
 - (ب) پایین‌گذر
 - (پ) میان‌گذر
 - (ت) میان‌نگذر
- ۹- در شکل ۹-۹۸ امپدانس و جریان کل مدار را با استفاده از اعداد مختلط محاسبه کنید.

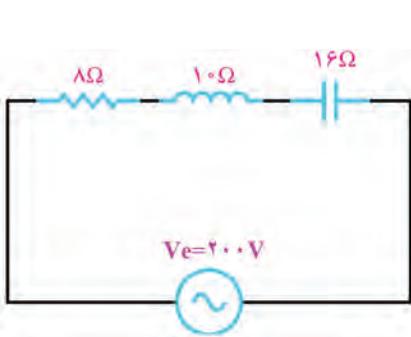

شکل ۹-۹۸

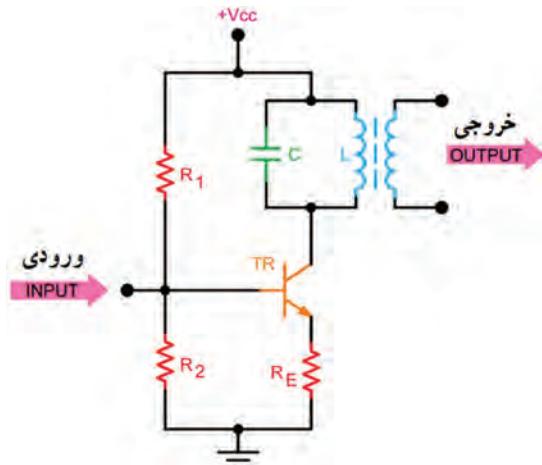

شکل ۹-۹۷

۱۰- مدار معادل الکتریکی هریک از امپدانس‌های Z_1 و Z_2 را رسم کنید.

$$Z_1 = 8 - j6 \quad Z_2 = 10 + j15$$


۱۱- در اتصال بار متعادل به صورت مثلث کدام گزینه صحیح است؟

(الف) $V_L = 2V_P$ (ب) $V_L = \sqrt{3} V_P$ (پ) $V_L = V_P$


۱۲- مزایای برق سه‌فاز را در مقایسه با تک‌فاز بنویسید.

۱۳- در شکل ۹-۹۹ جریان و ولتاژ هر یک از فازها و خط‌ها را محاسبه کنید، (بار متعادل است).

۱۴- در شکل ۹-۱۰۰ با توجه به متعادل بودن بارها، مقدار جریان، ولتاژ و امپدانس هر فاز را محاسبه کنید.

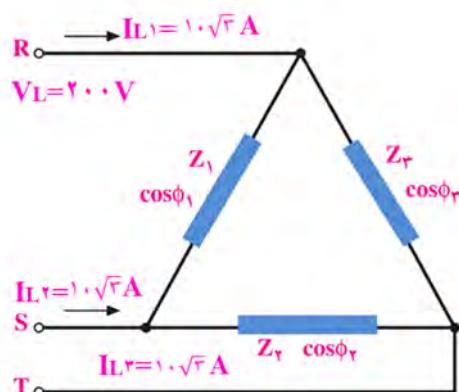

شکل ۹-۱۰۰

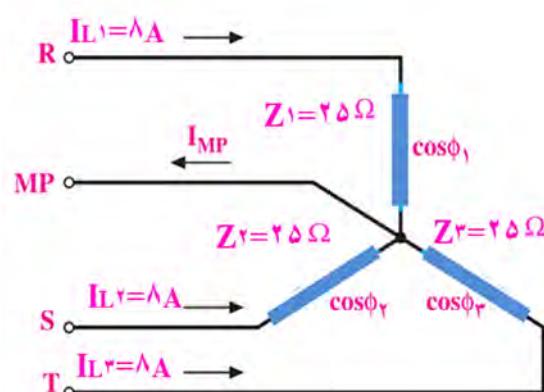

شکل ۹-۹۹

ارزشیابی واحد یادگیری ۹: کسب شایستگی در تحلیل انواع فیلترها، نوسان سازها و مدارهای تک فاز و سه فاز ساده

شرح کار:

- ۱- تشریح مدارهای RL و RC سری و موازی و حل مسائل آن
- ۲- تشریح مدارهای RL و RC به عنوان فیلتر و حل مسائل آن
- ۳- تشریح مدارهای RLC سری و موازی و حل مسائل آن
- ۴- تشریح مدارهای فیلتر عبور باند و حذف باند و حل مسائل آن
- ۵- استفاده از اعداد مختلط برای حل مسائل جریان متناوب
- ۶- مدارهای تک فاز و سه فاز و حل مسائل آن

استاندارد عملکرد:

تحلیل انواع فیلترها و مدارهای تک فاز و سه فاز و مدل سازی تقویت کننده و بررسی مدار نوسان ساز

شاخص ها:

- ۱- تشریح مدارهای RL و RC سری و موازی و حل مسائل آن (۱۰ دقیقه)
- ۲- تشریح مدارهای RL و RC به عنوان فیلتر و حل مسائل (۱۰ دقیقه)
- ۳- تشریح مدارهای RLC سری و موازی و حل مسائل آن (۱۵ دقیقه)
- ۴- تشریح مدارهای فیلتر عبور باند و حذف باند و حل مسائل آن (۱۰ دقیقه)
- ۵- استفاده از اعداد مختلط برای حل مسائل جریان متناوب (۱۵ دقیقه)
- ۶- مدارهای تک فاز و سه فاز و حل مسائل آن (۱۰ دقیقه)

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات: کلاس درس یا کارگاه یا سایت مجهز به رایانه - نور مناسب - ابعاد حداقل ۶ مترمربع و دارای تهویه یا پنجره - دمای طبیعی (18°C - 27°C) و مجهز به وسایل اطفای حریق - رایانه - نرم افزارهای مرتبط - لوازم تحریر - ماشین حساب

معیار شایستگی:

ردیف	مراحل کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	تشریح مدارهای RL و RC سری و موازی و حل مسائل آن	۲	
۲	تشریح مدارهای RL و RC به عنوان فیلتر و حل مسائل	۲	
۳	تشریح مدارهای RLC سری و موازی و حل مسائل آن	۲	
۴	تشریح مدارهای فیلتر عبور باند و حذف باند و حل مسائل آن	۲	
۵	استفاده از اعداد مختلط برای حل مسائل جریان متناوب	۲	
۶	مدارهای تک فاز و سه فاز و حل مسائل آن	۲	

شاخص های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:

- ۱- محافظت از تجهیزات و دستگاه ها
- ۲- دقت و مسئولیت پذیری
- ۳- شایستگی تفکر و یادگیری مادام عمر
- ۴- اخلاق حرفه ای
- ۵- رعایت نکات زیست محیطی
- ۶- به کارگیری فناوری نوین
- ۷- مستندسازی

میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

واحد یادگیری ۱۰

کسب شایستگی در تحلیل مدار معادل AC تقویت‌کننده‌های یک طبقه و دو طبقه

آیات‌باه حال فکر کرده‌اید:

- تحلیل مدار معادل AC تقویت‌کننده یک طبقه و دو طبقه به چه منظوری انجام می‌شود؟
 - در تقویت‌کننده امیتر مشترک چگونه می‌توان فیدبک منفی ایجاد کرد؟
 - وجود فیدبک منفی چه تأثیری روی مشخصات تقویت‌کننده می‌گذارد؟
 - چگونه می‌توان اثر فیدبک منفی را در تقویت‌کننده امیتر مشترک کاهش داد؟
 - برای ایجاد نوسان در مدارهای الکترونیکی از کدام اصل و فیدبک باید استفاده کرد؟
 - برای تحلیل یک مدار نوسان‌ساز، شناسایی فیلتر برای محاسبه فرکانس رزونانس مدار اهمیت دارد؟
- در تحلیل مدارهای تقویت‌کننده نیاز به شناخت رفتار قطعات داریم تا بتوانیم مدار معادل AC تقویت‌کننده را ترسیم و کمیت‌های مدار تقویت‌کننده یک طبقه و دو طبقه را محاسبه کنیم. نوع فیدبک در مقادیر کمیت‌ها تأثیر زیادی دارد، مثلًا فیدبک منفی، ضریب بهره تقویت ولتاژ را کاهش و مقاومت ورودی تقویت‌کننده را افزایش می‌دهد. در حالی که در فیدبک مثبت، بهره تقویت کننده زیاد شده و امپدانس ورودی آن کاهش می‌یابد و مدار به نوسان در می‌آید. برای ایجاد فیدبک مثبت به منظور پایداری نوسان‌ها لازم است نوع فیلتر در نوسان‌سازها مشخص شود تا بتوان فرکانس رزونانس مدار نوسان‌ساز را محاسبه کرد. در این واحد یادگیری با طرح مدارهای ساده تقویت‌کننده یک طبقه و دو طبقه و مدارهای نوسان‌سازها، چگونگی محاسبه کمیت‌های آنها شرح داده می‌شود. همچنین ضرورت دارد تمامی روابط مربوط به آنها به صورت تشریحی، محاسباتی، اجرایی و فعالیت‌های نرم‌افزاری در خارج از ساعت درسی به اجرا درآید. یادآوری می‌شود که از تمام این فعالیت‌ها باید ارزشیابی به عمل آید.

استاندارد عملکرد

مدل‌سازی تقویت‌کننده و بررسی مدارهای نوسان‌ساز

۱- محاسبات AC در مدارهای الکترونیکی

■ رفتار قطعات مدار تقویت‌کننده در سیگنال AC

- ☒ برای اینکه ترانزیستور به عنوان تقویت‌کننده عمل کند، باید پس از آنکه ترانزیستور در نقطه کار مناسب (Q) بایاس شد، یک سیگنال AC با دامنه کم (Small Signal) را به ورودی تقویت‌کننده اعمال کنیم.
- ☒ سیگنال AC با توجه به تغییراتی که دارد روى نقطه کار DC ترانزیستور اثر می‌گذارد. این تغییرات روى نقطه کار باعث تغییرات زیاد در جریان I_C می‌شود. در نهایت سیگنال را در خروجی ترانزیستور تقویت می‌کند.


□ چگونگی تقویت سیگنال AC در پایه دهم و یازدهم توضیح داده شده است. در این مبحث به بررسی رفتار قطعاتِ مدار تقویت کننده در سیگنال AC و DC می‌پردازیم.

□ همان‌طور که گفته شد، عکس‌العمل خازن در جریان DC و AC متفاوت است. در $f=0$ ، $X_C=\infty$ و در $f=\infty$ ، $X_C=0$ است. یعنی در شرایط DC، خازن به صورت مدار باز (کلید باز)، و در جریان AC، خازن به صورت مدار بسته (کلید بسته) عمل می‌کند.

□ اگر فرکانس خیلی زیاد باشد، با انتخاب ظرفیت مناسب، مقدار X_C بسیار کم می‌شود، به‌طوری که می‌توان آن را تقریباً اتصال کوتاه در نظر گرفت. با توجه به این موضوع، خازن در مدارهای تقویت‌کننده به دو صورت کوپلaz (Coupling) و بای پاس (By pass) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

□ خازن کوپلaz: خازنی است که سیگنال AC را از مداری به مدار دیگر منتقل می‌کند و مانع عبور سیگنال DC می‌شود. شکل ۱۰-۱ خازن کوپلaz را در مداری ساده نشان می‌دهد. این خازن با مولد سیگنال متناوب و بار R_L به صورت سری قرار گرفته است.

□ می‌دانیم خازن در سیگنال DC به صورت مدار باز عمل می‌کند. در فرکانس‌های پایین نیز خازن تقریباً رفتاری مشابه مدار باز دارد و نمی‌تواند تمام سیگنال متناوب را به بار انتقال دهد. شکل ۱۰-۲ رفتار خازن در برابر سیگنال DC را نشان می‌دهد. برای آن که خازن کوپلaz بتواند قسمت اعظم سیگنال متناوب (AC) را به بار R_L انتقال دهد، باید در پایین ترین فرکانس سیگنال AC تقریباً به صورت اتصال کوتاه عمل کند. بدیهی است هر قدر فرکانس بالاتر می‌رود، مقدار مقاومت خازنی کمتر و خازن به حالت اتصال کوتاه کامل نزدیک‌تر می‌شود. شکل ۱۰-۳ خازن را در مقابل سیگنال AC به صورت کلید بسته (تقریباً اتصال کوتاه) نشان می‌دهد.

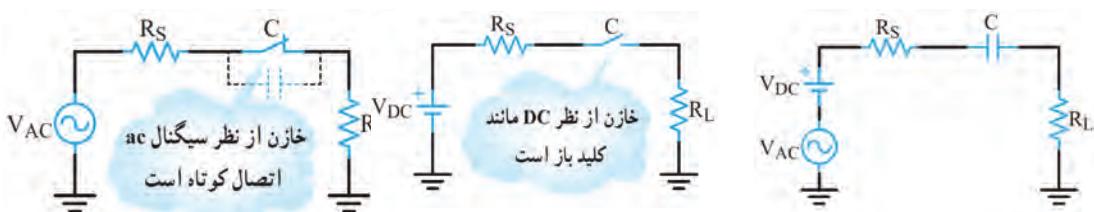

شکل ۱۰-۳ مدار ساده با خازن کوپلaz

شکل ۱۰-۲ خازن در برابر سیگنال DC


شکل ۱۰-۱ مدار ساده با خازن کوپلaz

فعالیت




تحقيق کنید که برای پذیرفتن حالت اتصال کوتاه خازن در جریان متناوب، چه رابطه‌ای باید بین مقادیر R_L ، R_S و X_C برقرار باشد.


□ شکل الف و ب - ۱۰-۴ خازن بای‌پس را در یک تقویت‌کننده بایاس سرخود و یک مدار ساده نشان می‌دهد. برخلاف خازن کوپلaz که با بارسی در جریان DC مانند است، خازن بای‌پس به صورت موازی با بار قرار می‌گیرد. نقش خازن در این مدار ساده، جلوگیری از عبور سیگنال متناوب از R_L و هدایت آن از طریق خازن به زمین است. در این مدار نیز از نظر DC خازن مانند کلید باز عمل می‌کند. بنابراین ولتاژ DC دو سر R_L ثابت باقی می‌ماند. شکل ۱۰-۵ رفتار خازن را در مقابل سیگنال DC نشان می‌دهد.

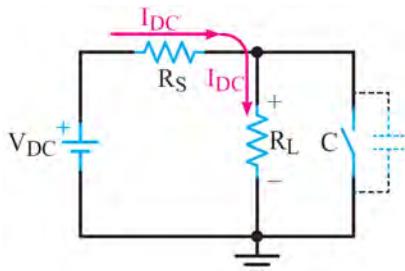

شکل ۱۰-۵ - خازن بای پاس در مقابل سیگنال DC

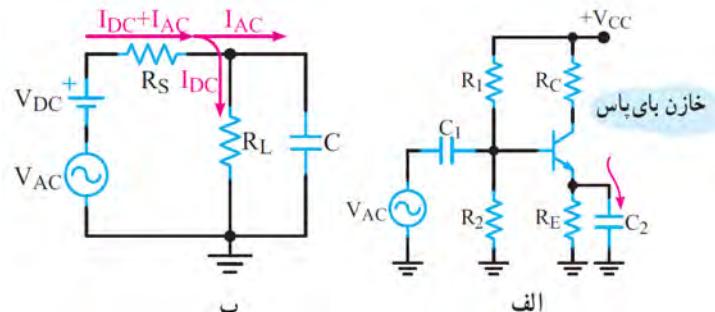

شکل ۱۰-۴

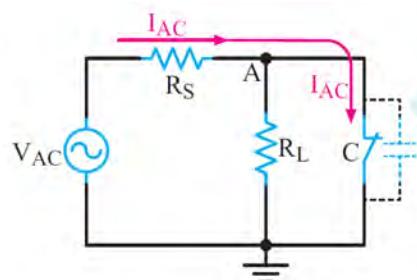


شکل ۱۰-۶ - خازن C در مقابل جریان ac مانند اتصال کوتاه عمل می کند.

در سیگنال AC، ظرفیت خازن C باید طوری محاسبه شود که در حداقل فرکانس کار به صورت اتصال کوتاه عمل کند، در نتیجه نقطه A از نظر سیگنال AC مطابق شکل ۱۰-۶ به زمین اتصال کوتاه می شود. در این حالت گوییم در نقطه A، زمین AC یا Ground ایجاد شده است.

همان طور که قبلاً گفتیم، عکس العمل سیمپیج در مدار از رابطه $X_L = 2\pi f L$ محاسبه می شود. چون مقاومت اهمی سیمپیج کم است، از آن صرف نظر می کنیم. بنابراین، مقاومت سیمپیج در جریان DC

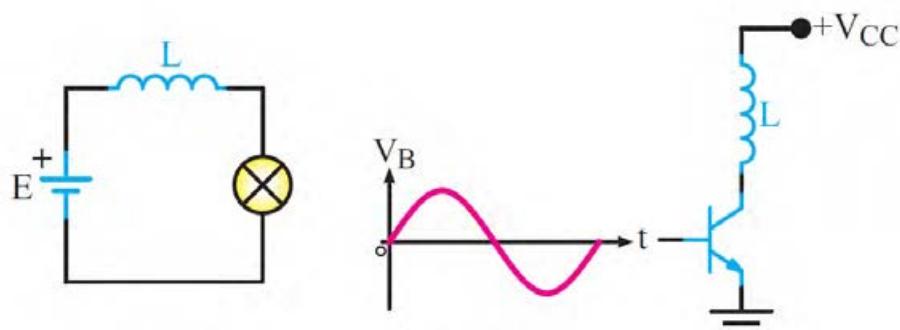
($f=0$) برابر صفر است. یعنی سیمپیج در مقابل سیگنال DC به صورت اتصال کوتاه عمل می کند. شکل الف - ۱۰-۷ قسمتی از یک تقویت‌کننده را نشان می دهد که رانزیستور سری شده است. شکل ب - ۱۰-۷ یک لامپ را نشان می دهد که با سلف به صورت سری قرار دارد و در حالت DC روشن است.



الف - سیگنال متناوب با فرکانس f
ب - لامپ با وجود سلف در مدار روشن است.


شکل ۱۰-۷

بنابراین در جریان مستقیم (DC) سلف به صورت اتصال کوتاه عمل می‌کند و مدار معادل آن به صورت شکل ۱۰-۸ در می‌آید.

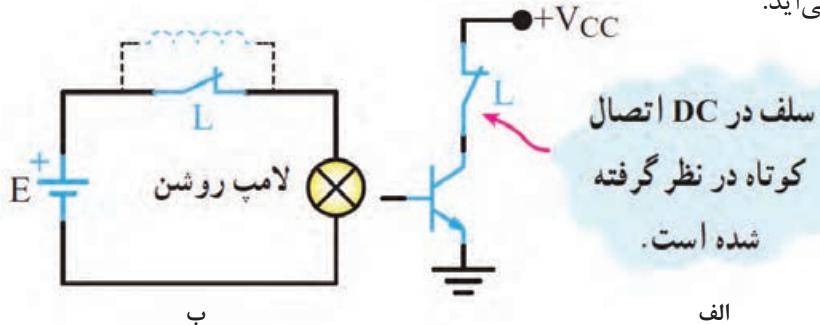

شکل ۱۰-۸- معادل سلف در DC

☒ سیم‌پیچ در مقابل سیگنال متناوب (AC) با فرکانس f دارای مقاومتی برابر با X_L است. با توجه به رابطه X_L , هر قدر فرکانس سیگنال متناوب بیشتر باشد، X_L نیز بزرگ‌تر می‌شود. در سیگنال متناوب سلف دارای مقاومت سلفی X_L است. شکل ۱۰-۹ سلف را به صورت مقاومت معادل در سیگنال AC نشان می‌دهد.

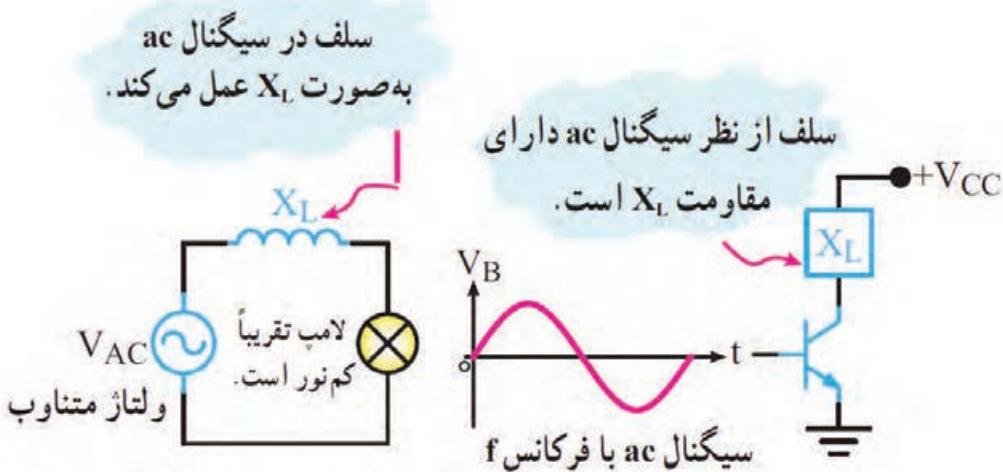

شکل ۱۰-۹- معادل سلف در سیگنال AC

☒ عکس العمل باتری در مدار:

- اگر باتری را ایده‌آل در نظر بگیریم و از مقاومت داخلی آن صرف‌نظر کنیم، از نظر DC به عنوان یک منبع ولتاژ ایده‌آل، با ولتاژی برابر با V_{DC} , مدار را تغذیه می‌کند.
- از طرفی می‌دانیم در داخل باتری یک خازن با ظرفیت بالا وجود دارد، این خازن در سیگنال AC به صورت اتصال کوتاه در می‌آید و اصطلاحاً می‌گویند باتری Zمین AC Ground یا AC Ground شده است، شکل ۱۰-۱۰.
- در سیگنال متناوب در صورت برقراری شرایط (فرکانس مناسب) خازن‌ها تقریباً اتصال کوتاه می‌شوند. باتری نیز به دلیل داشتن خازن داخلی تقریباً اتصال کوتاه خواهد شد. شکل ب ۱۰-۱۰ مدار معادل تقویت‌کننده را در سیگنال متناوب نشان می‌دهد.



شکل ۱۰-۱۰- باتری در برابر سیگنال ac


نکات مهم در مدل‌سازی DC

- برای تعیین مدل ساده DC و AC یک مدار به نکات ویژه‌ای توجه داشته باشیم:
- خازن در جریان DC به صورت کلید باز و در جریان AC در صورت برقرار بودن شرایط، به صورت اتصال کوتاه (کلید بسته) در نظر گرفته می‌شود.
- سلف در جریان DC به صورت اتصال کوتاه (کلید بسته) دیده می‌شود و در جریان AC دارای مقاومت سلفی X_L است.
- در صورتی که فرکانس خیلی زیاد باشد و X_L خیلی زیاد شود، در این حالت می‌توان، سلف را به صورت مدار باز (کلید باز) در نظر گرفت.
- باتری در حالت DC تغییری نمی‌کند، ولی در حالت AC به صورت اتصال کوتاه دیده می‌شود.

پژوهش



تحقیق کنید چرا باتری در شرایط AC اتصال کوتاه دیده می‌شود؟

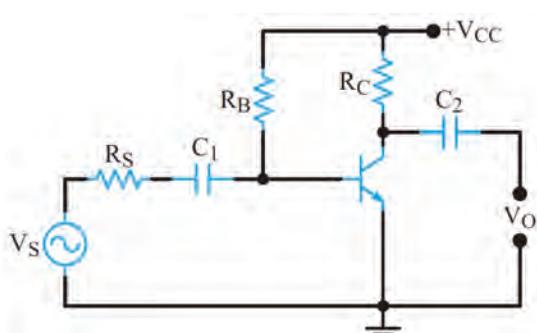

شکل ۱۰-۱۱

مثال ۱: در شکل ۱۰-۱۱ مطلوب است:

(الف) رسم مدار معادل ساده DC

(ب) رسم مدار معادل ساده AC


پاسخ:

(الف) مدار ساده معادل DC

در سیگنال DC خازن‌های مدار به صورت کلید باز هستند و باتری در جای خود قرار دارد. بنابراین اگر ولتاژ ورودی DC باشد، خازن کوپلائز به صورت اتصال باز عمل می‌کند، شکل ۱۰-۱۲.


(ب) مدار ساده معادل AC

در سیگنال متناوب خازن‌ها در مدار تقریباً به صورت اتصال کوتاه هستند و باتری نیز به دلیل داشتن خازن داخلی به زمین الکتریکی اتصال دارد. شکل ۱۰-۱۳ مدار معادل AC ساده را نشان می‌دهد. با توجه

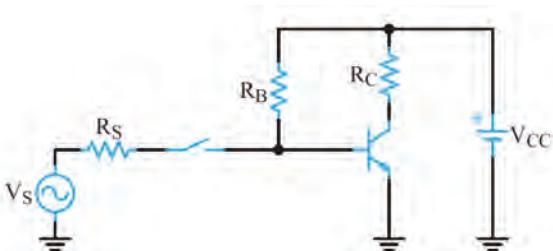


شکل ۱۰-۱۲- مدار معادل DC مثال ۱

به شکل ۱۰-۱۳ مشاهده می‌شود که انتهای بالایی مقاومت‌های R_B و R_C از طریق ظرفیت خازنی داخل باتری به زمین متصل شده‌اند.
لذا می‌توان مدار را به صورت شکل ۱۰-۱۴ ترسیم نمود.

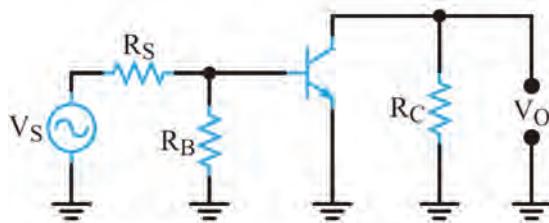

شکل ۱۰-۱۴- مدار معادل ac مثال ۱

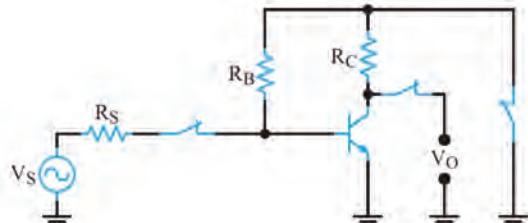

شکل ۱۰-۱۳- اتصال کوتاه خازن‌ها در مثال ۱


فعالیت در ساعت
غیر درسی



با توجه به شکل ۱۰-۱۵ مطلوب است:

الف) رسم مدار ساده معادل DC

ب) رسم مدار ساده معادل AC

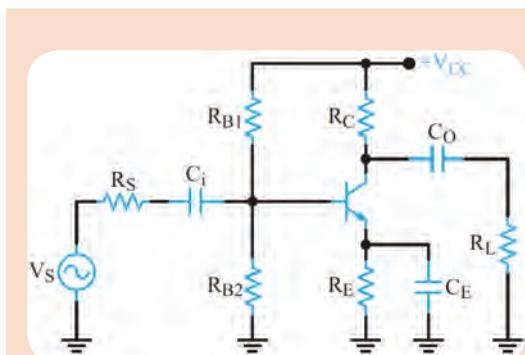

شکل ۱۰-۱۵

۱۰-۲- فیدبک در تقویت کننده‌ها

■ نقش فیدبک در تقویت کننده ترانزیستوری

☒ وقتی تقویت کننده‌ای را در نقطه کار معینی طراحی می‌کنیم، باید نقطه کار، ضریب تقویت، مقاومت ورودی، مقاومت خروجی و سایر مشخصات آن ثابت بماند و تغییر نکند.

☒ اگر مقدار هر یک از مقاومت‌های مدار یا مشخصات ترانزیستور تغییر کند یا ترانزیستور تعویض شود، چون مشخصات قطعه تغییر یافته با قطعه قبلی انطباق کامل ندارد، ممکن است باعث تغییر در نقطه کار، مشخصات ورودی و خروجی مدار شود.

☒ همچنین عوامل دیگری مانند حرارت و عوامل غیر قابل کنترل در محیط بر نقطه کار تأثیر می‌گذارند و مشخصات ورودی و خروجی مدار را تغییر می‌دهند.

☒ این تغییرات به طور طبیعی نامطلوب هستند.



شکل ۱۰-۱۶- بلوک دیاگرام تقویت کننده با فیدبک

☒ برای ثابت ماندن مشخصات تقویت کننده و تنظیم
برخی مشخصات از عاملی به نام فیدبک (Feed back) یا بازخورد یا پس خوراند استفاده می شود.

☒ فیدبک عبارت از انتقال قسمتی از انرژی خروجی
(ولتاژ یا جریان) به ورودی مدار است.

☒ به عبارت دیگر، اگر قسمتی از انرژی خروجی مدار
به ورودی آن انتقال داده شود، در مدار فیدبک ایجاد

می شود. در شکل ۱۰-۱۶-۱ بلوک دیاگرام تقویت کننده با مدار فیدبک را مشاهده می کنید.

☒ در شکل ۱۰-۱۶-۱ شبکه فیدبک با خروجی مدار موازی شده است و کسری از ولتاژ خروجی مدار را به ورودی
تقویت کننده بر می گرداند.

☒ ولتاژی که به ورودی تقویت کننده بر می گردد در هر لحظه با ولتاژ ورودی تقویت کننده جمع جبری می شود.

☒ انواع فیدبک

انتقال انرژی از خروجی تقویت کننده به ورودی آن
به دو صورت فیدبک مثبت و منفی صورت می گیرد.

☒ فیدبک مثبت: اگر ولتاژ برگشتی از خروجی
تقویت کننده با ولتاژ ورودی آن کاملاً هم فاز باشد،
فیدبک از نوع مثبت است.

☒ در این حالت چون ولتاژهای ورودی و خروجی هم فاز
هستند، ولتاژ ورودی تقویت کننده افزایش می یابد.

☒ افزایش ولتاژ ورودی، ولتاژ خروجی تقویت کننده را نیز افزایش می دهد.

☒ به این نوع فیدبک که منجر به افزایش دامنه ولتاژ خروجی تقویت کننده می شود، فیدبک مثبت می گویند.

☒ شکل ۱۰-۱۷-۱ بلوک دیاگرام فیدبک مثبت را نشان می دهد.

☒ فیدبک مثبت مدار تقویت کننده را ناپایدار می کند و در صورت وجود شرایط، آن را به نوسان در می آورد.

☒ فیدبک منفی: اگر ولتاژ برگشتی مدار با ولتاژ ورودی
تقویت کننده هم فاز نباشد و با آن 180° اختلاف فاز داشته
باشد فیدبک منفی به وجود می آید.

☒ در این حالت ولتاژ فیدبک، به دلیل داشتن 180° درجه
اختلاف فاز با ولتاژ ورودی تقویت کننده، مقدار ولتاژ
ورودی را کاهش می دهد و باعث کم شدن ولتاژ خروجی
می شود. این نوع فیدبک را فیدبک منفی می گویند.

☒ برای پایداری تقویت کنندها از فیدبک منفی استفاده
می کنند.



شکل ۱۰-۱۸- بلوک دیاگرام تقویت کننده با فیدبک منفی

☒ برای پایداری تقویت کننده از فیدبک منفی استفاده

می کنند.

☒ شکل ۱۰-۱۸-۱ بلوک دیاگرام تقویت کننده با فیدبک منفی را نشان می دهد.


■ کاربرد فیدبک مثبت و منفی در مدارهای الکترونیکی:

یکی از کاربردهای فیدبک مثبت در نوسان‌سازی است.

☒ نوسان‌ساز پل وین (Wein Bridge Oscillator) از یک تقویت‌کننده و شبکه برگشتی RC تشکیل می‌شود، شکل ۱۰-۱۹. این نوسان‌ساز یکی از مدارهای الکترونیکی است که همزمان دو فیدبک مثبت و منفی در مدار آن وجود دارد.

☒ فیدبک منفی توسط مقاومت‌های R_3 و R_4 ایجاد می‌شود، این مقاومت‌ها بهره مدار تقویت‌کننده رانیز تأمین می‌کنند.

☒ فیدبک مثبت که توسط مدار RC برقرار می‌شود،

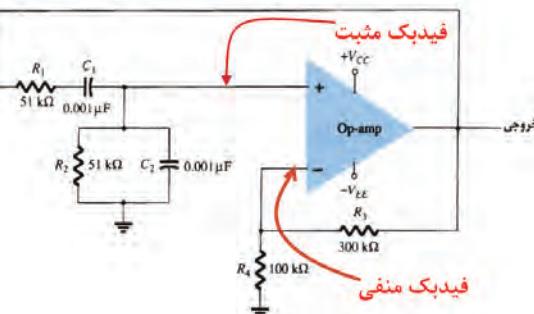

شکل ۱۰-۱۹- نوسان‌ساز پل وین

بین سیگنال ورودی و خروجی شبکه برگشتی صفر درجه اختلاف فاز ایجاد می‌کند و شبکه برگشتی $\frac{1}{3}$ مرتبه سیگنال ورودی خود را تضعیف می‌کند.

۷ اگر $A_V = 3$ باشد، بنا بر اصل بارک‌هاوزن، نوسان‌های پایدار به وجود می‌آید. زیرا حاصل ضرب بهره ولتاژ تقویت‌کننده (A_v) در ضریب بهره ولتاژ مدار فیدبک (B_v) برابر یک می‌شود، $1 \times 3 = 3 \times \frac{1}{3} = 1$.

برای تولید نوسان پایدار در مدار باید سه شرط $A_V \cdot B_V = 1$ (اصل بارک‌هاوزن)، فیدبک مثبت و مدار تولیدکننده نوسان وجود داشته باشد.



نکته مهم



نقش R_E به عنوان عامل فیدبک منفی

در شکل الف - ۱۰-۲۰ یک تقویت‌کننده با فیدبک منفی نشان داده شده است. ولتاژ دوسر R_E همان ولتاژ فیدبک (V_f) است. وجود مقاومت R_E باعث ایجاد فیدبک منفی در مدار می‌شود و بهره را کاهش می‌دهد.

توجه داشته باشید که فیدبک منفی، امپدانس ورودی تقویت‌کننده را افزایش می‌دهد. برای خنثی سازی اثر R_E در سیگنال AC، خازنی را مطابق شکل ب - ۱۰-۲۰ با R_E موازی می‌کنند. این خازن یک خازن بای‌پاس است که هنگام عبور سیگنال AC به صورت اتصال کوتاه عمل می‌کند و اثر مقاومت R_E را از بین می‌برد و مانع ایجاد فیدبک منفی در حالت AC می‌شود. با بای‌پاس شدن مقاومت R_E ، فیدبک AC حذف و بهره ولتاژ تقویت‌کننده افزایش می‌یابد. همچنین امپدانس ورودی تقویت‌کننده کاهش می‌یابد.

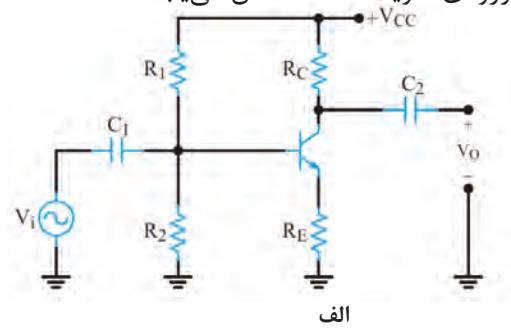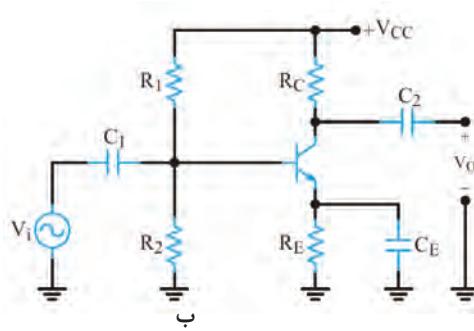

شکل ۱۰-۲۰- تقویت‌کننده با فیدبک منفی



افزایش حرارت و جریان نشتی از مواردی است که تغییر آن باعث جابه جایی نقطه کار می‌شود. در رابطه با نقش R_E در چگونگی کنترل و پایداری نقطه کار به عنوان فیدبک منفی تحقیق کنید و نتیجه آن را در قالب گزارش به کلاس ارائه دهید.

محاسبه مقدار ظرفیت خازن با پاس:

☒ برای آنکه خازن با پاس بتواند در مقابل سیگنال AC به صورت اتصال کوتاه عمل کند، باید ظرفیت آن را بزرگ انتخاب کنند.


☒ توجه به این که ممکن است در سیگنال ورودی تقویت کننده طیفی از فرکانس وجود داشته باشد، باید مقدار حداقل ظرفیت خازن با پاس مورد نیاز به طور دقیق انتخاب شود. بنابراین برای محاسبه مقدار ظرفیت خازن با پاس، رابطه مقدار راکتانس خازنی (X_C) را برای کمترین فرکانس ورودی می‌نویسیم:

$$X_C = \frac{1}{2\pi f_{\min} C}$$

☒ مقدار راکتانس خازنی باید خیلی کوچک‌تر از R_E باشد تا بتوان خازن با پاس را اتصال کوتاه در نظر گرفت.

$$\frac{1}{2\pi f_{\min} C_E} \leq \frac{R_E}{10} \quad \text{یا} \quad X_C \leq \frac{R_E}{10}$$

مثال ۲: در تقویت کننده شکل ۱۰-۲۱ اگر فرکانس سیگنال متناوب ورودی از ۵۰۰ هرتز تا ۷ کیلوهرتز تغییر کند، ظرفیت خازن C_E را چقدر انتخاب کنیم تا در مقابل سیگنال AC بتوان خازن با پاس شود؟

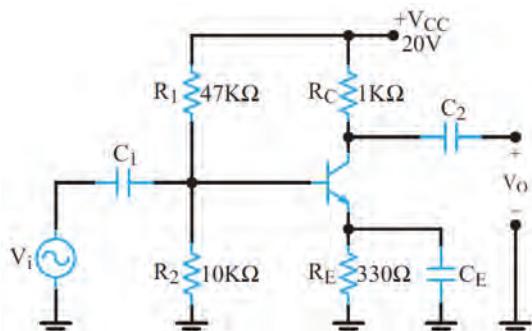


شکل ۱۰-۲۱- تقویت کننده

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi f_{\min} C_E} &\leq \frac{R_E}{10} \\ C_E &\geq \frac{1}{2\pi f_{\min} R_E} \\ C_E &\geq \frac{1}{2 \times 3 / 14 \times 500 \times 330} \\ C_E &\geq 9 / 65 \mu F \end{aligned}$$


خازن مناسب خازنی است که مقدار ظرفیت آن برابر ۹/۶۵ μF یا بزرگ‌تر باشد.

■ تحلیل تقویت کننده امیتر مشترک

☒ تقویت کننده امیتر مشترک، بیشترین کاربرد در انواع تقویت کننده‌ها را دارد. در شکل ۱۰-۲۲ یک تقویت کننده امیتر مشترک با بایاس سرخود را مشاهده می‌کنید.

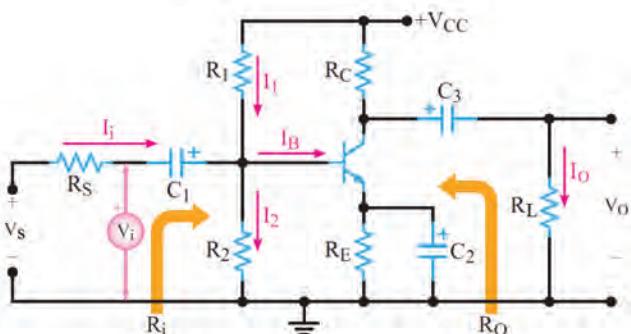

شکل ۱۰-۲۲- تقویت کننده امیتر مشترک

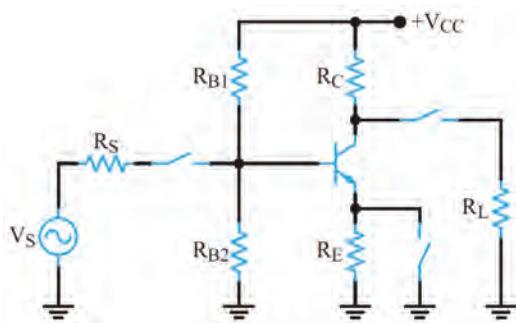


شکل ۱۰-۲۳- مدار معادل DC تقویت‌کننده امیتر مشترک

☒ مدار معادل ساده DC و AC تقویت‌کننده امیتر مشترک: در شکل ۱۰-۲۳ مدار ساده معادل DC تقویت‌کننده امیتر مشترک و در شکل‌های ۱۰-۲۴ و ۱۰-۲۵ مدار معادل AC تقویت‌کننده امیتر مشترک را مشاهده می‌کنید.

بارش فکری

■ مدار شکل ۱۰-۲۴ را بررسی کنید. به چه دلیل این مدار، مدار معادل AC تقویت‌کننده امیتر مشترک است؟ نتایج را جمع‌بندی کنید و به خوبی فرا بگیرید.

■ مدار شکل ۱۰-۲۵ را بررسی کنید. به چه دلیل این مدار، مدار معادل AC تقویت‌کننده امیتر مشترک است؟

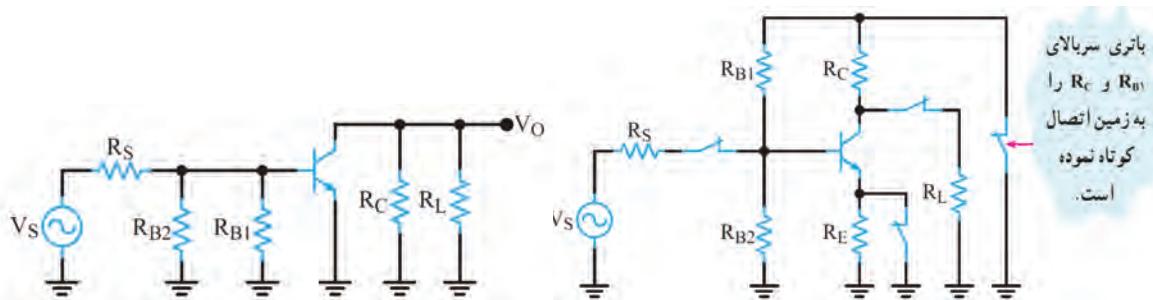

شکل ۱۰-۲۵- مدار معادل ac تقویت‌کننده امیتر مشترک

☒ بهره جریان:

در تقویت‌کننده امیتر مشترک جریان ورودی ترانزیستور، جریان بیس و جریان خروجی ترانزیستور، جریان کلکتور است. همان‌طور که قبلاً گفته شد، جریان کلکتور، چندین برابر جریان بیس است، بنابراین مدار تقویت‌کننده امیتر مشترک، جریان را تقویت می‌کند. نسبت جریان خروجی به جریان ورودی را بهره جریان می‌گویند و آن را با حرف A_i نشان می‌دهند.

$$A_i = \frac{I_o}{I_i}$$


$$A_i = \frac{I_c}{I_b} = \beta$$

بهره جریان ترانزیستور در آرایش امیتر مشترک برابر است با:

حرف β را برای بهره جریان DC به کار می‌برند. در جریان متناوب، برای بدست آوردن بهره جریان از پارامتر دیگری به نام h_{fe} استفاده می‌شود که مقدار آن از رابطه زیر بدست می‌آید.

$$h_{fe} = \frac{\Delta I_c}{\Delta I_b}$$

در بسیاری موارد مقدار h_{fe} تقریباً با مقدار β برابر می‌شود.

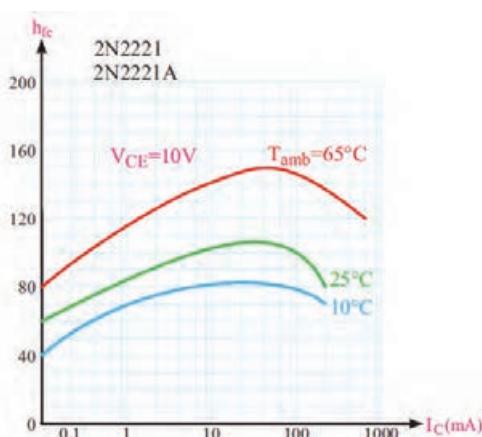

شکل ۱۰-۲۶- منحنی تغییرات h_{fe} بر حسب I_C در سه درجه حرارت

از طریق بارش فکری، رفتار منحنی‌های شکل ۱۰-۲۶ را مورد بررسی قرار دهید و جمع‌بندی کنید. نتیجه جمع‌بندی را به صورت یک گزارش ثبت کنید و به خاطر بسپارید.

بارش فکری



بهره ولتاژ: اگر به ورودی تقویت‌کننده امیتر مشترک ولتاژ متنابوی اعمال کنیم با توجه به محدودیت V_{BE} ، تغییرات ولتاژ ورودی یعنی تغییرات ولتاژ بیس امیتر محدود و با دامنه کم است. اما ولتاژ متنابوی خروجی که همان تغییرات ولتاژ کلکتور امیتر است، دامنه زیادی دارد. لذا تقویت‌کننده امیتر مشترک ولتاژ را نیز تقویت می‌کند و بهره ولتاژ آن زیاد است.


اختلاف فاز بین ولتاژ ورودی و خروجی:

- جریان ورودی و جریان خروجی در تقویت‌کننده امیتر مشترک، هم فازند، زیرا با افزایش جریان بیس (جریان ورودی) جریان کلکتور (جریان خروجی) نیز افزایش می‌یابد.
- اما ولتاژ ورودی و خروجی در تقویت‌کننده امیتر مشترک به اندازه ۱۸۰ درجه با یکدیگر اختلاف فاز دارند. زیرا با افزایش ولتاژ ورودی، جریان خروجی افزایش می‌یابد و مقدار V_{CE} را که همان ولتاژ خروجی است کاهش می‌دهد.
- عکس این روند نیز صادق است، یعنی با کاهش ولتاژ ورودی، ولتاژ خروجی افزایش می‌یابد.

مقاومت ورودی:

برای تعیین مقاومت ورودی، باید مقادیر جریان و ولتاژ ورودی را داشته باشیم.

□ با توجه به شکل ۱۰-۲۷ جریان ورودی I_i و ولتاژ ورودی V_i است. مقاومت ورودی، از تقسیم ولتاژ ورودی

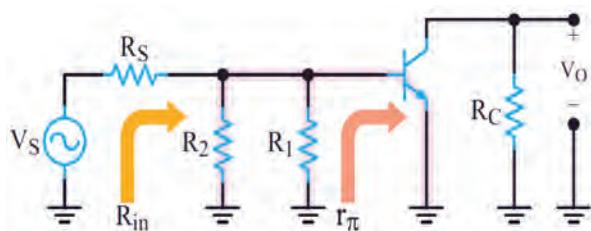

شکل ۱۰-۲۷- مدار ساده معادل ac تقویت‌کننده امیتر مشترک

به جریان ورودی به دست می‌آید. $R_{in} = \frac{V_i}{I_i}$ به مدار ساده معادل AC تقویت‌کننده شکل ۱۰-۲۸ توجه کنید.

مقاآمت ورودی از سه مقاومت موازی R_2 , R_1 و مقاومت دیود بیس امیتر ترانزیستور (r_{pi}) تشکیل می‌شود.
 $R_{in} = R_1 \parallel R_2 \parallel r_{pi}$

در صورتی که مقاومت معادل R_{π} در مقایسه با r_{π} زیاد باشد مقاومت ورودی به سوی مقاومت r_{π} که مقدار آن کوچک است می‌کند.

اگر I_C یا I_E ترانزیستور مشخص باشد، هدایت انتقالی ترانزیستور از رابطه β و مقاومت دیود بیس امیتر در حالت AC از رابطه $r_{\pi} = \frac{\beta}{g_m}$ به دست می‌آید.

توجه




درباره r_{π} و مقدار آن در مدارهای مختلف تقویت‌کننده تحقیق کنید و نتیجه را در قالب یک گزارش ارائه دهید.

توجه



☒ مقاومت خروجی:

☒ در شکل ۱۰-۲۸ به مدار ساده معادل AC تقویت‌کننده امیتر مشترک، از دید خروجی توجه کنید. همان‌طور که مشاهده می‌شود مقاومت خروجی از موازی شدن دو مقاومت R_C و مقاومت داخلی کلکتور امیتر ترانزیستور به دست می‌آید.

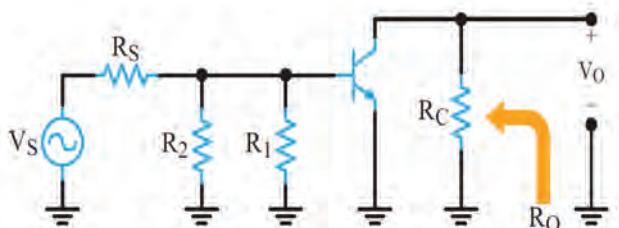

شکل ۱۰-۲۸- مدار ساده معادل ac تقویت‌کننده امیتر مشترک

☒ چون دیود کلکتور بیس در بایاس مخالف قرار دارد، بنابراین مقاومتی که از کلکتور امیتر دیده می‌شود بسیار بزرگ است.


☒ هنگامی که مقاومت بسیار بزرگ کلکتور امیتر با R_C (بار) موازی می‌شود، مقاومت معادل (مقاومت خروجی) به سمت مقاومت R_C می‌خواهد کرد.

☒ مقدار مقاومت R_C در مقایسه با مقاومت کلکتور امیتر در حد متوسط قرار دارد. مقاومت خروجی را با R_O نمایش می‌دهند.

تحقیق کنید



در رابطه با چگونگی اندازه‌گیری عملی مقاومت خروجی یک تقویت‌کننده تحقیق کنید و نتیجه را در قالب یک گزارش ارائه دهید.

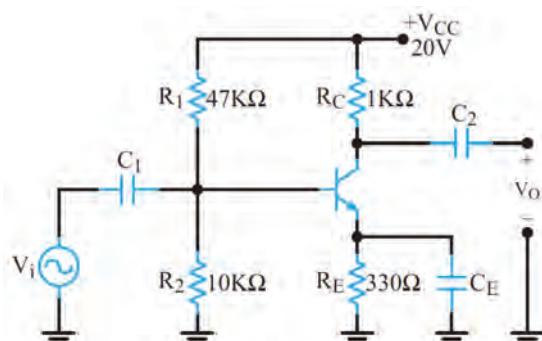

شکل ۱۰-۲۹- تقویت‌کننده امیتر مشترک

مثال ۳: در تقویت‌کننده شکل ۱۰-۲۹ با فرض $R_O = 1k\Omega$ و $r_{\pi} = 1k\Omega$ باشد مقادیر R_{in} و $\beta = 350$. تقویت‌کننده را به دست آورید.

$$R_{in} = R_s \| R_1 \| r_{\pi} = 47k \| 10k \| 1k = 891\Omega$$

$$R_O \approx R_C = 1k\Omega$$

الگوی پرسش:


- ۱- یک نمونه تقویت‌کننده بیس مشترک و یک نمونه تقویت‌کننده کلکتور مشترک توسط هنرآموز ارائه می‌شود و هنرجویان اقدام به ترسیم مدار معادل DC آن می‌نمایند.
- ۲- در صورتی که در یک نوسان‌ساز ضریب تقویت ولتاژ برابر ۹ باشد ضریب تقویت شبکه برگشتی چقدر باشد تا مدار به نوسان خود ادامه دهد؟

■ بیان بهرهٔ یک تقویت‌کننده بر حسب دسی بل (Decibel):

با توجه به مبحث ریاضی خوانده شده درباره لگاریتم، در رابطه با این موضوع که میزان شنوایی گوش انسان با شدت صدا تناسب لگاریتمی دارد، در رسانه‌های مختلف مرتبط جست‌وجو کنید و نتایج را پس از جمع‌آوری به صورت پاورپوینت ارائه دهید.

☒ میزان تقویت‌کننده یک دستگاه تقویت‌کننده را به صورت لگاریتمی بیان می‌کنند. به شکل ۱۰-۳۰ که بلوک دیاگرام یک تقویت‌کننده است توجه کنید.

☒ در این شکل توان داده شده به یک تقویت‌کننده را برابر P_{in} و توانی را که از آن گرفته می‌شود برابر P_{out} فرض کنیم، طبق تعریف مبنای ده برابر لگاریتم اعشاری نسبت $\frac{P_{out}}{P_{in}}$ را ضریب تقویت بر حسب دسی بل می‌نامیم. این موضوع با رابطه لگاریتمی زیر بیان می‌شود.

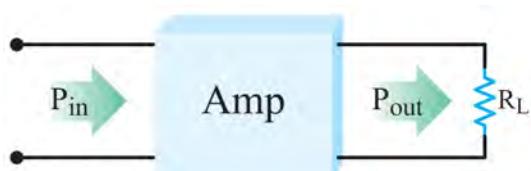

شكل ۱۰-۳۰-۱- بلوک دیاگرام تقویت‌کننده

$$A_p(\text{dB}) = 10 \log \frac{P_{out}}{P_{in}}$$

مثال ۴: در صورتی که توان وارد شده به شبکه شکل ۱۰-۳۱ ۱ برابر یک وات و توان دریافتی از آن مساوی ۲ وات باشد، بهرهٔ قدرت این تقویت‌کننده چند دسی بل می‌شود؟ پاسخ: ابتدا A_p را محاسبه می‌کنیم.

$$A_p = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{2\text{W}}{1\text{W}} = 2$$

مقدار A_p را در رابطه لگاریتمی دسی بل قرار می‌دهیم.


$$A_p(\text{db}) = 10 \log \frac{P_{out}}{P_{in}} = 10 \log 2$$

$$A_p(\text{db}) = 10 \log 2$$

$10 \log 2 = 0.30103$ است که برای سادگی محاسبات آن را برابر با 0.3010 در نظر می‌گیریم و مقدار A_p را بر حسب دسی بل محاسبه می‌کنیم.



در رابطه با چگونگی محاسبهٔ ضریب تقویت توان بر حسب بهرهٔ ولتاژ تحقیق کنید و نتیجه را در قالب گزارش ارائه دهید.

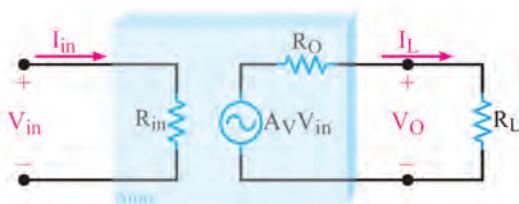

شکل ۱۰-۳۱- مدل الکتریکی تقویت کننده

راهنمایی: هر تقویت کننده با ضریب بهره ولتاژ A_V را می‌توان از درگاه ورودی معادل R_{in} و از درگاه خروجی معادل یک منبع ولتاژ و یک مقاومت سری با منبع در نظر گرفت که همان معادل توان است. در این مدارها بهره توان بر حسب dB را می‌توان براساس ولتاژ ورودی و خروجی شبکه بیان نمود. شکل ۱۰-۳۱ این مدل الکتریکی یک تقویت کننده را نشان می‌دهد.

■ پاسخ فرکانسی تقویت کننده‌ها


اگر ولتاژ ورودی یک تقویت کننده را سیگنالی با فرکانس ثابت، به صورت $V_i = V_m \sin \omega t$ در نظر بگیریم با چنین فرضی، شکل ولتاژ ظاهر شده در خروجی آن نیز شبیه شکل موج ورودی و تنها با دامنه‌ای متفاوت است.



شکل ۱۰-۳۲- مدل بلوکی تقویت کننده

یعنی: $V_o = V'_m \sin \omega t$ که در آن $V'_m = A_V V_m$ است.

شکل ۱۰-۳۲ نمای بلوکی تقویت کننده و ولتاژ ورودی و خروجی آن را نشان می‌دهد. در شکل ۱۰-۳۳ منحنی پاسخ فرکانسی یک تقویت کننده رسم شده است. در این شکل بهره تقویت کننده، در حالت انتقال بدون تضعیف برابر با یک فرض شده است. منحنی از دو ناحیه کاملاً متفاوت تشکیل می‌شود.

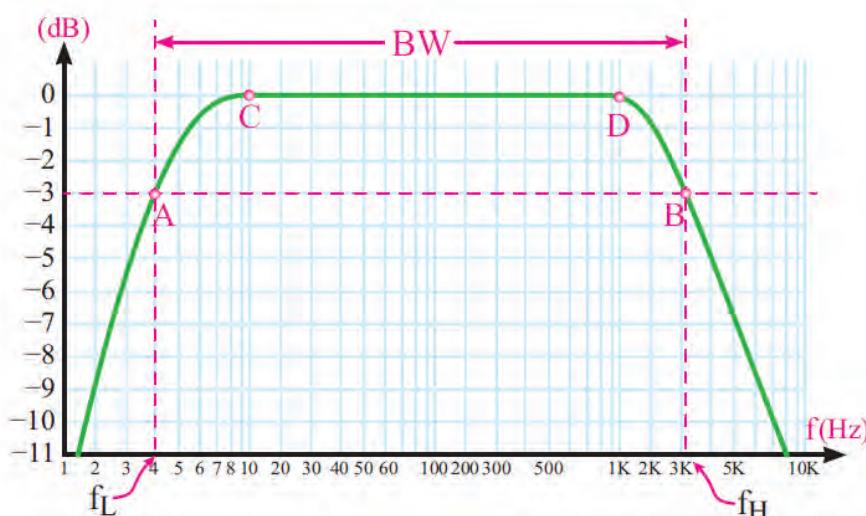

شکل ۱۰-۳۳- منحنی پاسخ فرکانسی یک تقویت کننده نمونه

ناحیه CD که کلیه فرکانس‌های واقع در این محدوده به یک نسبت تقویت می‌شوند. در نواحی سمت چپ نقطه C و سمت راست نقطه D میزان تقویت کاهش می‌یابد و سیر نزولی را طی می‌کند.

الگوی پرسش:

- ۱- انواع فیدبک را نام ببرید. مقاومت امیتر در تقویت کننده امیتر مشترک چه نوع فیدبکی است؟ چرا؟
- ۲- در صورتی که مقاومت امیتر یک تقویت کننده ۲۲۰ اهم و فرکانس مدار از ۱۰۰۰۰ هرتز تا ۱۰۰۰ هرتز تغییر کند، خازن بای پاس مناسب را برای آن محاسبه کنید.
- ۳- تفاوت خازن بای پاس و کوپلاز و نقش آنها را در تقویت کننده شرح دهید.

تعريف باند مفید و فرکانس قطع: محدوده‌ای از طیف فرکانس در تقویت کننده که در آن ضریب تقویت، تغییر محسوسی نمی‌کند را باند مفید فرکانس آن تقویت کننده می‌نامند.


در شکل ۱۰-۳۳-۱۰ این باند بین دو نقطه A و B واقع شده است. فرکانس متناظر با نقطه A را فرکانس قطع پایین و فرکانس متناظر با نقطه B را فرکانس قطع بالای تقویت کننده می‌گوییم.

طبق تعريف، فرکانس قطع به فرکانسی گفته می‌شود که در آن بهره توان تقویت کننده به نصف مقدار طبیعی خود کاهش می‌یابد؛ به عبارت دیگر 3dB افت می‌کند.

۱۰-۳- تقویت کننده‌های چند طبقه

اگر n طبقه تقویت کننده با بهره ولتاژ $A_{V1}, A_{V2}, \dots, A_{Vn}$ و بهره جریان $A_{i1}, A_{i2}, \dots, A_{in}$ طبق شکل ۱۰-۳۴ پشت سر هم قرار گیرند، یک تقویت کننده n طبقه به دست می‌آید.

با توجه به اختلاف بین سیگنال‌های ورودی و خروجی تقویت کننده‌ها، بهره ولتاژ و بهره جریان کل تقویت کننده از روابط زیر محاسبه می‌شود.

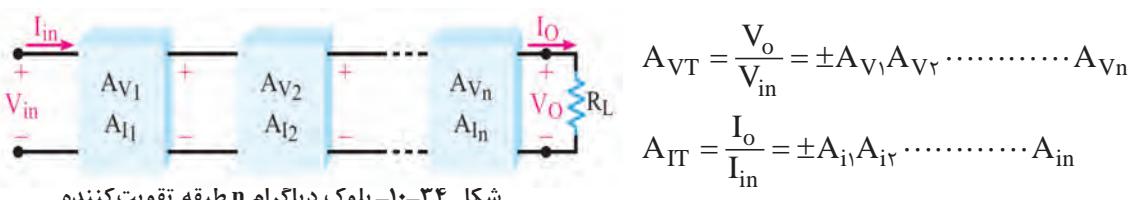


شکل ۱۰-۳۴- بلوك دياگرام n طبقه تقویت کننده

در رابطه بهره ولتاژ کل (A_{VT})، علامت (+) به معنی هم فاز بودن V_{in} با V_o و علامت (-) به معنی وجود درجه اختلاف فاز بین V_{in} و V_o است. در رابطه بهره جریان کل (A_{IT})، علامت‌های \pm نیز همین مفهوم را دارند.

باید توجه داشت که در شکل ۱۰-۳۴ بهره ولتاژ

(A_V) و بهره جریان (A_I) برای هر طبقه در شرایطی در نظر گرفته شده است که همه طبقات به هم اتصال دارند به عبارت دیگر، A_V و A_I بیانگر میزان تقویت هر طبقه به طور مستقل نیست. بهره توان کل از حاصل ضرب بهره ولتاژ و بهره جریان به دست می‌آید.

$$A_{PT} = A_{VT} \times A_{IT}$$

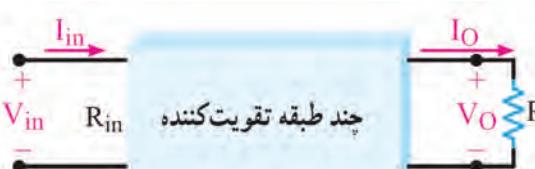

شکل ۱۰-۳۵- نمایش چند طبقه تقویت کننده در یک بلوك کلی

برای اثبات رابطه بهره توان کل می‌توان دیاگرام چند طبقه تقویت‌کننده را به صورت یک بلوک کلی مانند شکل ۱۰-۳۵ در نظر گرفت.

در بلوک شکل ۱۰-۳۵ بهره توان کل از رابطه روبرو به دست می‌آید:

$$A_p = \frac{P_o}{P_{in}} = \frac{R_L I_O}{R_{in} I_{in}} = \frac{R_L I_O}{R_{in} I_{in}} \times \frac{I_O}{I_{in}}$$

از آنجایی که $P_{in} = R_{in} I_{in}$ و $P_o = R_L I_O$ است، می‌توان نوشت:

به جای مقادیر معادل آن یعنی V_o و $R_{in} I_{in}$ مقادیر $A_p = \frac{V_o}{V_{in}} \times \frac{I_o}{I_{in}}$ را قرار می‌دهیم. اگر در این معادله به جای $\frac{I_o}{I_{in}}$ و A_{VT} قرار داده شود رابطه بهره توان کل به صورت $A_p = A_{VT} \times A_{IT}$ به دست می‌آید.

تحقیق کنید




با مراجعه به منابع مختلف و سایتهاي اينترنتي تحقیق کنید که به چه دلیل میزان بهره طبقات تقویت کننده به صورت جداگانه و متصل به هم تفاوت دارد. نتیجه تحقیق خود را به کلاس ارائه دهید.

مثال ۵: با توجه به شکل ۱۰-۳۶ اگر V_{in} برابر 1mV باشد V_{o1} و V_{o2} را محاسبه کنید.
پاسخ: بهره ولتاژ طبقه اول از رابطه $A_{v1} = \frac{V_{o1}}{V_{in1}}$ به دست می‌آید. لذا $V_{o1} = A_{v1} \times V_{in1}$ است. به جای V_{in1} عدد گذاری می‌کنیم:

$$V_{o1} = (-40)(1\text{mV}) = -40\text{mV}$$

علامت (-) نشان می‌دهد که V_{in} با V_{o1} به اندازه 180° اختلاف فاز دارد. بهره ولتاژ طبقه دوم از رابطه $A_{v2} = \frac{V_{o2}}{V_{in2}}$ به دست می‌آید. رابطه را به صورت $V_{o2} = A_{v2} \times A_{in2}$ می‌نویسیم. چون V_{in2} برابر V_{o1} است به جای V_{in2} مقدار عددی V_{o1} را قرار می‌دهیم:
 $V_{o2} = (-40)(-50) = +2000\text{mV}$

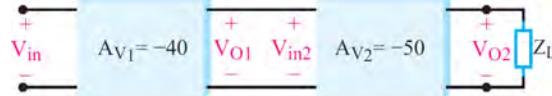

شکل ۱۰-۳۶- بلوک دیاگرام دو طبقه تقویت کننده

مقدار A_{VT} را از مقادیر V_{o2} و V_{in} محاسبه می‌کنیم.

مقدار A_{VT} را از رابطه $A_{VT} = A_{v1} \times A_{v2}$ نیز می‌توان محاسبه نمود.

$$A_{VT} = (-40)(-50) = +2000$$

همان‌طور که مشاهده می‌شود A_{VT} علامت مثبت دارد یعنی ولتاژ خروجی با ولتاژ ورودی هم فاز است. تمرین: اگر A_{v1} برابر $+20$ و A_{v2} برابر -10 باشد A_{VT} را محاسبه کنید.

الگوی پرسش:


- ۱- در صورتی که در یک تقویت‌کننده سه طبقه، بهره ولتاژ طبقه اول ۵، بهره ولتاژ طبقه دوم ۱۰ و بهره ولتاژ طبقه سوم ۱۲ باشد مقدار A_{VT} را محاسبه کنید.
- ۲- در صورتی که به ورودی تقویت‌کننده سؤال ۱ ولتاژی با دامنه $1/5$ میلی ولت بدھیم، ولتاژ خروجی تقویت‌کننده را محاسبه کنید.
- ۳- فرمول بهره توان بر حسب دسیبل را بنویسید. اگر $P_{in} = 10 \text{ mW}$ و $P_o = 10 \text{ W}$ باشد، مقدار بهره توان را بر حسب دسی بل محاسبه کنید.

■ اتصال تقویت‌کننده‌ها به یکدیگر

برای انتقال سیگنال از یک طبقه تقویت‌کننده به طبقه دیگر باید دو طبقه را به یکدیگر اتصال دهیم. چگونگی اتصال دو طبقه تقویت‌کننده را به یکدیگر کوپلاز (Coupling) می‌گویند. اتصال بین طبقات به وسیله خازن، ترانسفورماتور یا به طور مستقیم امکان پذیر است. از این رو سه نوع کوپلاز خازنی، ترانسفورماتوری و مستقیم تعریف می‌شود.

■ محاسبات امپدانس در کوپلاز خازنی

☒ اگر دو یا چند طبقه تقویت‌کننده را به وسیله یک یا چند خازن به یکدیگر وصل کنیم می‌گوییم کوپلاز بین طبقات تقویت‌کننده به صورت خازنی است. تقویت‌کننده دو طبقه با کوپلاز خازنی و شکل موج نقاط مختلف آن در شکل ۱۰-۳۷ نشان داده شده است.

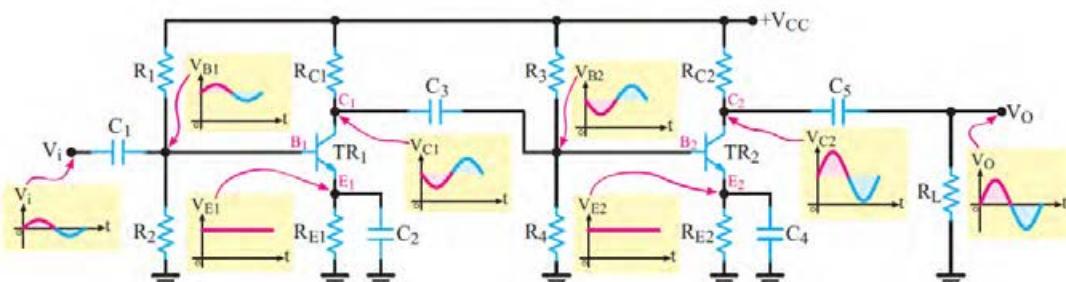


شکل ۱۰-۳۷- تقویت‌کننده دو طبقه با کوپلاز خازنی

☒ مدار معادل AC تقویت‌کننده با کوپلاز خازنی:


در رسم مدار معادل AC، کلیه خازن‌های مدار را به صورت اتصال کوتاه در نظر می‌گیریم و منبع تغذیه $+V_{CC}$ را به زمین الکتریکی وصل می‌کنیم. بنابراین مدار معادل AC تقویت‌کننده ۱۰-۳۷ به صورت شکل ۱۰-۳۸ در می‌آید. همان‌طور که مشاهده می‌شود در مدار معادل AC این تقویت‌کننده، مقاومت‌های بایاس R_1 و R_2 هم چنین R_3 و R_4 باهم به صورت موازی در می‌آیند. در ضمن مقاومت بار (R_L) با مقاومت R_{C2}

به صورت موازی دیده می‌شود. توجه داشته باشید که مقاومت‌های بایاس R_3 و R_4 به عنوان مقاومت بار R_L با مقاومت R_{C1} به صورت موازی بسته شده است. به نظر می‌رسد که در این مدار منبع تغذیه وجود ندارد اما توجه داشته باشید که ترانزیستورها به عنوان یک منبع تغذیه وابسته عمل می‌کنند.

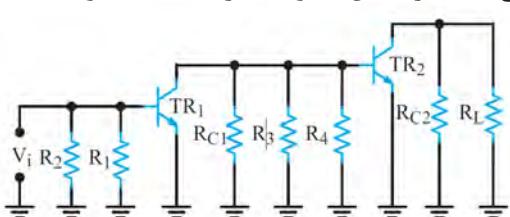

شکل ۱۰-۳۸- مدل ac تقویت‌کننده دو طبقه با کوپلاز خازنی

☒ محاسبه کمیت‌های Z_{in} و Z_{out} تقویت‌کننده دو طبقه با کوپلаз خازنی

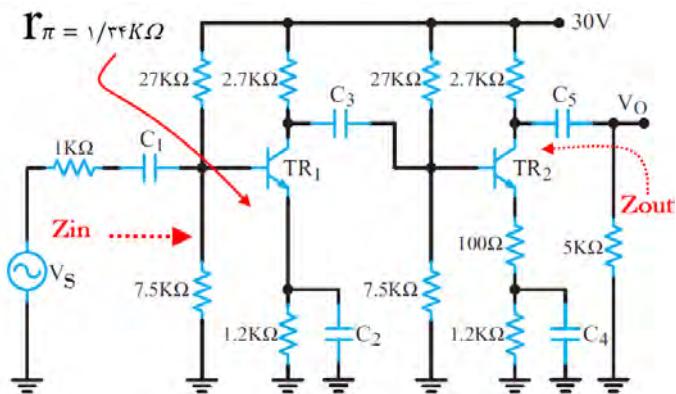

شکل ۱۰-۳۹ - تقویت‌کننده دو طبقه با کوپلاز خازنی

امپدانس ورودی تقویت‌کننده دو طبقه همان امپدانس ورودی طبقه اول است که را بطه آن برابر است با:

$$Z_{in} = R_i \parallel R_v \parallel r_{pi}$$

امپدانس خروجی تقویت‌کننده از موازی شدن دو مقاومت R_{C2} و مقاومت داخلی کلکتور امیتر ترانزیستور دوم به دست می‌آید. مقاومتی که از کلکتور امیتر ترانزیستور دوم دیده می‌شود بسیار بزرگ است. هنگامی که مقاومت بسیار

بزرگ کلکتور امیتر با R_{C2} موازی می‌شود مقاومت خروجی (مقادیر معادل) به سمت مقاومت R_{C2} خواهد کرد.

مثال ۶: در تقویت‌کننده دو طبقه با کوپلاز خازنی شکل ۱۰-۳۹ امپدانس ورودی و خروجی را به دست آورید.

$$Z_{in} = R_i \parallel R_v \parallel r_{pi}$$

$$Z_{in} = 27k \parallel 1/5k \parallel 1/34k \approx 1/1k\Omega$$

$$Z_{out} \approx R_{C2} = 1/7 k\Omega$$

۱۰-۴ - کاربرد فیلتر و تقویت‌کننده در نوسان‌سازها

■ در مورد انواع نوسان‌سازها و بخش‌های تشکیل‌دهنده مدار یک نوسان‌ساز و چگونگی ایجاد نوسان در پایه یاردهم توضیح لازم داده شد. در این واحد یادگیری، هدف بررسی نوع فیلتر در مدار نوسان‌ساز و فرمول تعیین فرکانس مدار و چگونگی محاسبه فرکانس در نوسان‌ساز است.


☒ کاربرد فیلتر و تقویت‌کننده در نوسان‌ساز RC (پل وین)

□ در مورد مدار فیدبک در مدار نوسان‌ساز پل وین که از نوع نوسان‌سازهای RC است، قبلًا توضیح داده شد. در این قسمت به محاسبه فرکانس نوسان مدار می‌پردازیم.

در مورد عملکرد مدار نوسان‌ساز پل وین تحقیق کنید و نتیجه را در قالب یک گزارش به صورت پاورپوینت ارائه دهید.

پژوهش



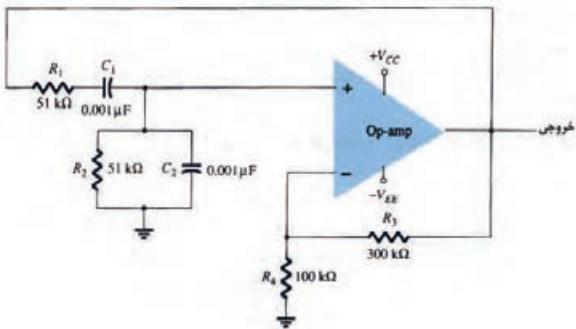

شکل ۱۰-۴۰- نوسان ساز پل وین

مثال ۷: در مدار نوسان ساز پل وین شکل ۱۰-۴۰، فرکانس نوسان ساز را محاسبه کنید.

پاسخ:

در مدار نوسان ساز پل وین، اگر $R_1 = R_2 = R$ و


$$f_o = \frac{1}{2\pi RC} \quad C_1 = C_2 = C$$

محاسبه می‌شود.

با جایگزینی مقادیر R و C در رابطه $f_o = \frac{1}{2\pi RC}$ ، فرکانس نوسان را به دست می‌آوریم.

$$f_o = \frac{1}{2 \times 3 / 14 \times 51 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-9}}$$

$$f_o = 3122 / 27 \text{ Hz} = 3 / 12 \text{ KHz}$$

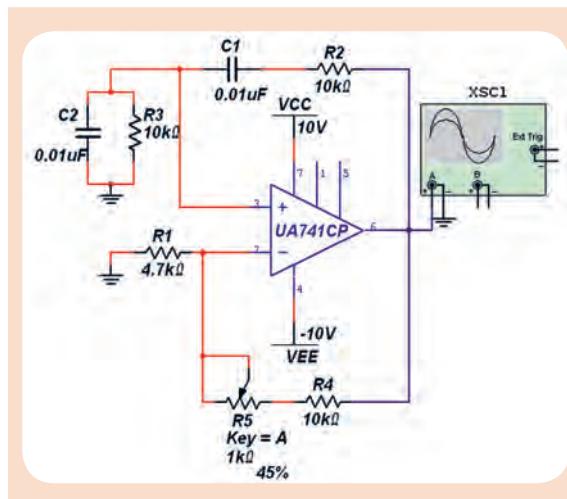

شکل ۱۰-۴۱- نوسان ساز پل وین


مدار نوسان ساز پل وین شکل ۱۰-۴۱ را در نرم افزار مولتی سیم یا هر نرم افزار مناسب دیگر ببندید.

۱- دامنه موج خروجی آن را توسط دستگاه اسیلوسکوپ اندازه بگیرید. فرکانس نوسان‌ها را به دست آورید.

۲- فرکانس نوسان ساز پل وین از چه رابطه‌ای به دست می‌آید؟ رابطه را بنویسید.

۳- آیا فرکانس محاسبه شده با فرکانس اندازه گیری شده در مدار شکل ۱۰-۴۱ برابر است؟ در صورت اختلاف، علت را توضیح دهید.

فعالیت در ساعت
غیر درسی

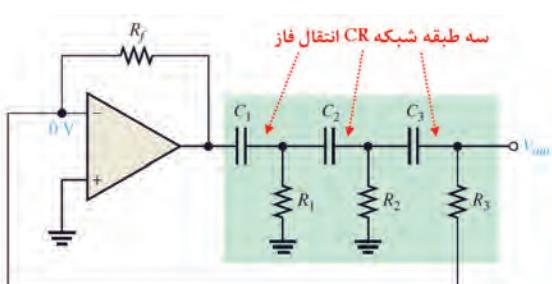


شکل ۱۰-۴۲- نوسان ساز انتقال فاز

□ یک نمونه مدار نوسان ساز انتقال فاز در شکل ۱۰-۴۲ نشان داده شده است. در مسیر فیدبک مدار از سه طبقه شبکه RC انتقال فاز ۱۸۰ درجه برای تهییه فیدبک مثبت استفاده شده است.

□ ضریب تضعیف شبکه $B_V = \frac{1}{29}$ است برای پایداری نوسان و برقراری اصل بارک هاوزن باید ضریب بهره تقویت کننده آن $A_V = 29$ باشد. فرکانس نوسان از رابطه $f_o = \frac{1}{2\pi RC\sqrt{6}}$ قابل محاسبه است.

مثال ۸: در مدار نوسان ساز انتقال فاز شکل ۱۰-۴۳، فرکانس نوسان را محاسبه کنید.

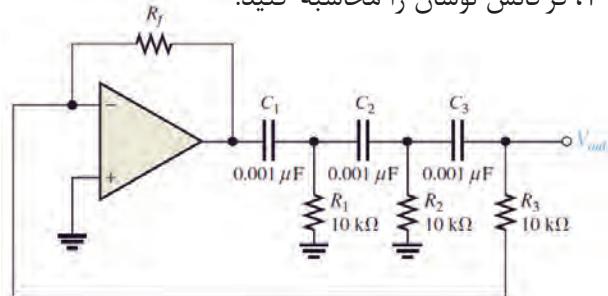

شکل ۱۰-۴۳- نوسان ساز انتقال فاز

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC\sqrt{\epsilon}}$$

$$f_0 = \frac{1}{2 \times 3 / 14 \times 10 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-9} \sqrt{\epsilon}}$$


$$f_0 = 6499 / 41 \text{ Hz} = 6 / 49 \text{ KHz}$$

مدار نوسان ساز انتقال فاز را در نرم افزار بیندید و فرکانس نوسان آن را اندازه گیری کنید و با نتایج محاسبه شده مقایسه کنید.

فعالیت نرم افزاری



☒ نوسان ساز با شبکه فیدبک ترانسفورماتوری (Armstrong - آرمسترانگ)

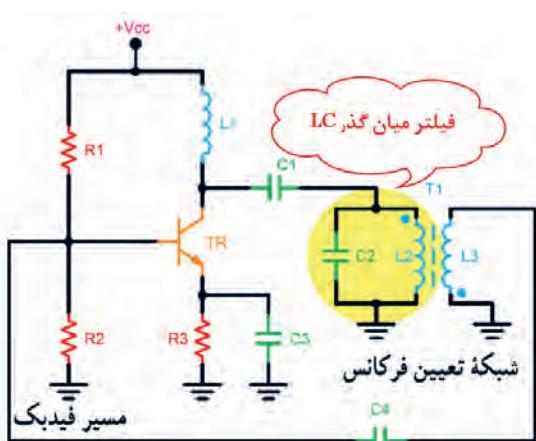

شکل ۱۰-۴۴- نوسان ساز آرمسترانگ

□ در این مدار عمل فیدبک از طریق یک ترانسفورماتور صورت می گیرد. این نوع مدار نوسان ساز را مدار Armstrong می نامند.

□ در شکل ۱۰-۴۴ مدار کلی نوسان ساز آرمسترانگ را مشاهده می کنید. مقدار فرکانس روزانه مدار از رابطه $f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_2 C_2}}$ محاسبه می شود. در این رابطه:

فرکانس نوسان اسیلاتور بر حسب هرتز f_r
ضریب خود القا بر حسب هانری L
مقدار ظرفیت خازن بر حسب فاراد C

مثال ۹: در مدار نوسان ساز آرمسترانگ شکل ۱۰-۴۴ مقدار $C_2 = 300 \text{ pF}$ و $L_2 = 58 / 6 \mu\text{H}$ است، فرکانس روزانه مدار چقدر است؟


$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_2 C_2}}$$

$$f_r = \frac{1}{2 \times 3 / 14 \sqrt{300 \times 10^{-12} \times 58 / 6 \times 10^{-6}}}$$

$$f_r = 2 / 3 \text{ MHz}$$

☒ نوسان ساز هارتلی (Hartley)

□ در این نوسان ساز، ولتاژ فیدبک از طریق تقسیم ولتاژ روی سلف تأمین می شود. این نوسان ساز در فرکانس های بالا بهتر عمل می کند. شکل ۱۰-۴۵ فیلتر میان گذر LC و تقویت کننده بیس مشترک را در نوسان ساز هارتلی نشان می دهد.

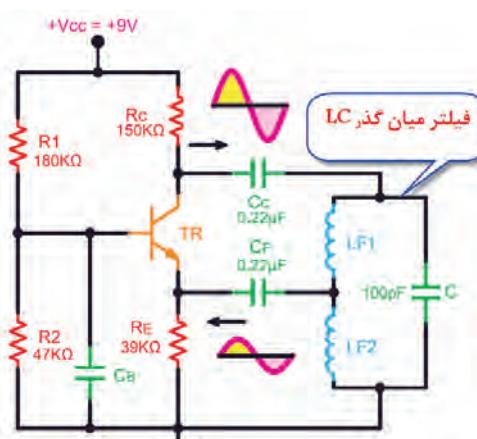

شکل ۱۰-۴۵- نوسان ساز هارتلی

چگونگی محاسبه فرکانس رزونانس مدار:

فرکانس تولید شده توسط نوسان‌ساز از رابطه $f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{eq}C}}$ به دست می‌آید. در این رابطه:

ضریب خودالقایی معادل L_{eq} ، ضریب القای متقابل L_m و L_{F_1}, L_{F_2} ضریب خودالقایی هر سیم پیچ بر حسب‌هانری

هستند. مقدار L_m از رابطه $L_m = K\sqrt{L_F L_{F_1}}$ قابل محاسبه است. در این رابطه:

$$L_m = K \frac{\Phi_2}{\Phi_1}$$

ضریب کوپل‌اژ بین دو سیم پیچ است و K

Φ_2 شار مغناطیسی سیم پیچ دوم و Φ_1 شار مغناطیسی سیم پیچ اول هستند.

مثال ۱۰: در مدار نوسان‌ساز هارتلی شکل ۱۰-۴۵ اگر $C = 20 \text{ pF}$ و $L_m = 20 \mu\text{H}$ ، $L_{F_1} = 100 \mu\text{H}$ و $L_{F_2} = 100 \mu\text{H}$ باشد، فرکانس رزونانس را به دست آورید.

$$L_{eq} = L_{F_1} + L_{F_2} + 2L_m$$

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{eq}C}}$$

$$L_{eq} = 100 + 100 + (2 \times 20) = 1140 \mu\text{H}$$

$$f_r = \frac{1}{2 \times 3 / 14 \sqrt{1140 \times 10^{-9} \times 20 \times 10^{-12}}}$$

$$f_r = 10.5 \text{ MHz}$$

نوسان‌ساز کول‌پیتس (Colpitts):

□ در صورتی که فیدبک مدار از طریق تقسیم ولتاژ توسط خازن صورت گیرد، مدار نوسان‌ساز را کول‌پیتس (Colpitts) می‌نامند.


□ در شکل ۱۰-۴۶ یک نمونه مدار نوسان‌ساز کول‌پیتس ترسیم شده است. مدار تقویت‌کننده این نوسان‌ساز از نوع امیتر مشترک است.

□ مدار تعیین‌کننده فرکانس مجموعه خازن‌های L_F و C_{F1}, C_{F2} است که یک فیلتر میان‌گذر LC را تشکیل می‌دهند.


□ مقدار فرکانس نوسان‌ساز کول‌پیتس از رابطه $f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_F C_{eq}}}$ قابل محاسبه است. در این رابطه:

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_{F_1}} + \frac{1}{C_{F_2}} \rightarrow C_{eq} = \frac{C_{F_1} C_{F_2}}{C_{F_1} + C_{F_2}}$$


فرکانس نوسان ساز بر حسب هرتز $f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_F C_{eq}}}$ ، مقدار اندوکتانس بر حسب‌هانری L_F ، مقدار ظرفیت معادل بر حسب فاراد C_{eq} است.

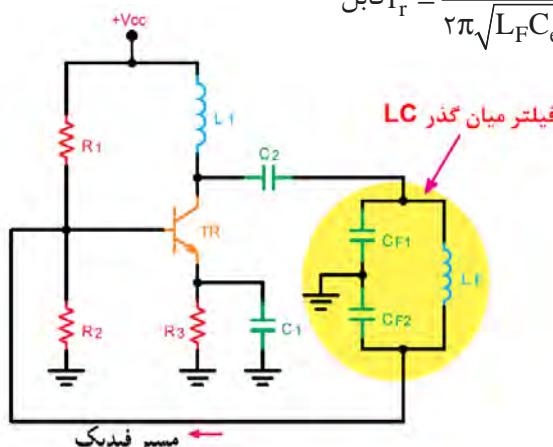


شکل ۱۰-۴۶- نوسان‌ساز کول‌پیتس

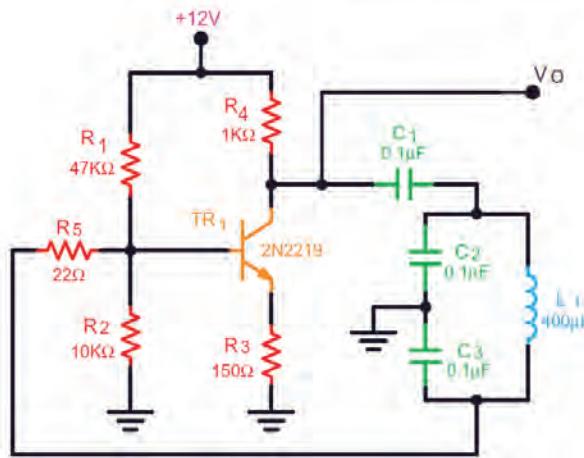

شکل ۱۰-۴۷- نوسان ساز کول پیتس

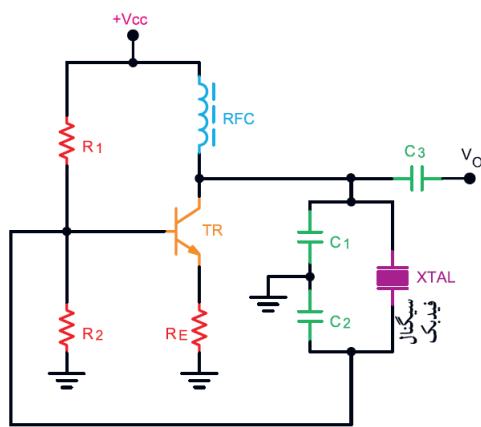

شکل ۱۰-۴۸- نوسان ساز کریستالی

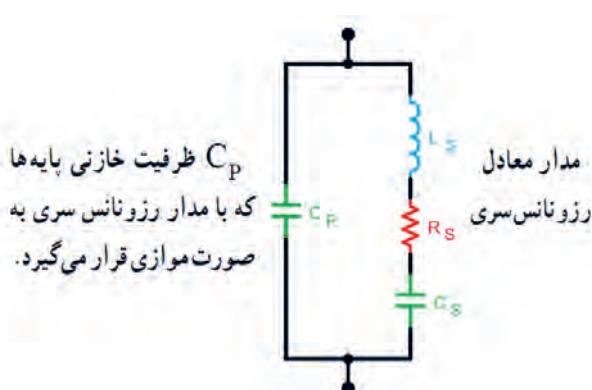

شکل ۱۰-۴۹- مدار معادل کریستال کوارترز

مثال ۱۱: فرکانس نوسان ساز شکل ۱۰-۴۷ را محاسبه کنید.

$$C_{eq} = \frac{C_1 \times C_2}{C_1 + C_2}$$

$$C_{eq} = \frac{0.1 \times 0.1}{0.1 + 0.1} = 0.05 \mu F$$

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1 C_{eq}}}$$

$$f_r = \frac{1}{2 \times 3.14 \sqrt{400 \times 10^{-6} \times 0.05 \times 10^{-9}}} = 35612 / 53 Hz$$

☒ نوسان ساز کریستالی (Crystal Oscillator)

◻ عواملی نظیر درجه حرارت، تغییرات ولتاژ و سایر کمیت‌ها می‌توانند فرکانس نوسان را در یک نوسان‌ساز تغییر دهد. لذا برای پایداری فرکانس از نوسان‌ساز کریستالی استفاده می‌کنند.

◻ هر قطعه کریستال با توجه به برش و شکل مکانیکی آن می‌تواند در یک فرکانس کاملاً ثابت به ارتعاش درآید.

◻ در نوسان‌ساز کریستالی، کریستال در مدار تعیین فرکانس یا در مسیر فیدبک قرار می‌گیرد و فقط به فرکانس رزونانس خود اجازه عبور می‌دهد.

◻ شکل ۱۰-۴۸ یک نوسان‌ساز کریستالی که کریستال

در مدار تعیین فرکانس قرار گرفته است را نشان می‌دهد.

◻ فرکانس رزونانس نوسان ساز کریستالی با توجه به مدار معادل کریستال کوارترز شکل ۱۰-۴۹ با تقریب قابل قبول از رابطه $f_r \approx \frac{1}{2\pi\sqrt{L_s C_t}}$ محاسبه می‌شود.


در این رابطه، C_t ظرفیت خازن معادل مدار تعیین‌کننده فرکانس است.

مثال ۱۲: در مدار نوسان ساز کریستالی شکل ۱۰-۵۰ چنانچه ظرفیت خازن معادل (C_t) برابر ۱۰ نانو فاراد، و ضریب خودالقایی در کریستال ۱/۰ میلی‌هانری باشد، فرکانس رزونانس نوسان ساز را به دست آورید.

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_s C_t}} \Rightarrow f_r = \frac{1}{2 \times 3 / 14 \sqrt{0 / 1 \times 10^{-3} \times 10 \times 10^{-9}}} \Rightarrow f_r = 159235 / 6 \text{ Hz} = 159 / 235 \text{ KHz}$$


آزمون نظری پایان واحد یادگیری

- ۱- در تقویت کننده شکل ۱۰-۵۰ اگر حداقل فرکانس سیگنال ورودی (V_{in}) ۲۰۰ هرتز و $r_\pi \approx 1k\Omega$ باشد، مطلوب است:
- (الف) ظرفیت خازن با پس C_E
- (ب) مقاومت ورودی تقویت کننده
- ۲- نقش R_E به عنوان فیدبک منفی را شرح دهید.

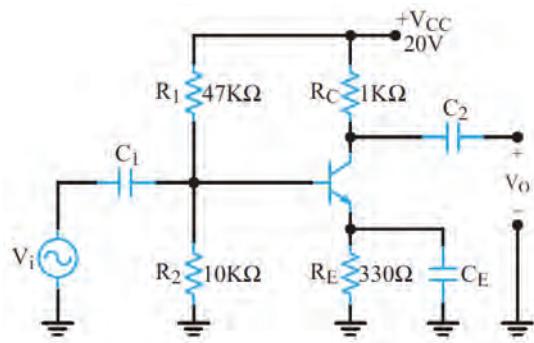

شکل ۱۰-۵۰- تقویت کننده امیتر مشترک

۳- در مدار شکل ۱۰-۵۱ خازن‌های کوپلاژ و با پاس را مشخص کنید.

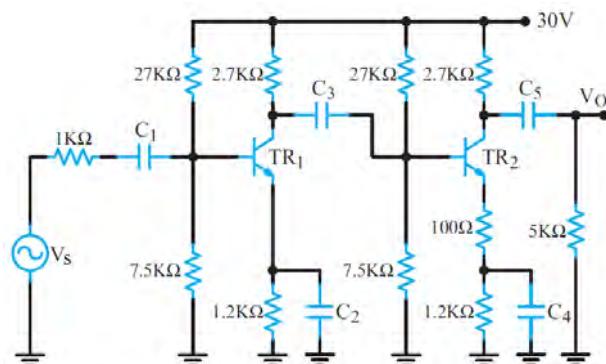

شکل ۱۰-۵۱

- ۴- مدل DC و AC تقویت کننده شکل ۱۰-۵۱ را رسم کنید.
- ۵- انواع فیدبک در مدارهای پل وین و انتقال فاز و کول‌پیتس را رسم کنید و رابطه فرکانس هر یک را بنویسید.
- ۶- اگر در نوسان ساز کول‌پیتس خازن معادل ۱۰۰ pF ظرفیت داشته باشد و $L = 1\mu\text{H}$ باشد، مقدار فرکانس نوسان را محاسبه کنید.
- ۷- در تقویت کننده دو طبقه با کوپلاژ‌خازنی شکل ۱۰-۵۱ با فرض $V_{BE} = 0.7V$ و $\beta = 100$ ، مقدار مقاومت دیود بیس امیتر ترانزیستور طبقه اول ($r_{\pi 1}$) را محاسبه کنید.
- ۸- امپدانس ورودی و خروجی تقویت کننده دو طبقه شکل ۱۰-۵۱ را به دست آورید.


۹- فرکانس رزونانس یک نوسان‌ساز پل وین را با مقاومت‌های $R=10\text{k}\Omega$ و خازن‌های $C=47\text{nF}$ محاسبه کنید.

۱۰- در شبکه RC یک نوسان‌ساز انتقال فاز، مقدار مقاومت‌ها $R=22\text{k}\Omega$ و خازن‌ها $C=10\text{nF}$ است فرکانس رزونانس نوسان‌ساز را محاسبه کنید.

۱۱- فرکانس سیگنال خروجی نوسان‌ساز هارتی را برای مقادیر زیر محاسبه کنید.

$$C_F=250\text{ pF} \quad L_{FV}=1/5\text{ mH} \quad L_{F1}=1/5\text{ mH}$$

۱۲- در مدار نوسان‌ساز کریستالی شکل ۱۰-۵۲ چنانچه ظرفیت خازن معادل C_t برابر با 40 nF فاراد و ضریب خودالقایی کریستال 10^6 میلی‌هانزی باشد، فرکانس رزونانس نوسان‌ساز را به دست آورید.

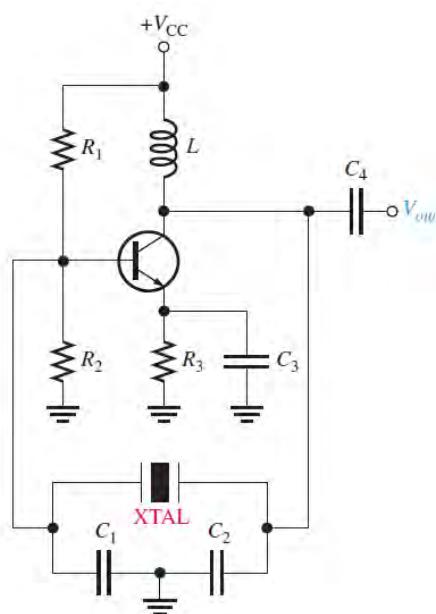

شکل ۱۰-۵۲- نوسان‌ساز کریستالی

ارزشیابی واحد یادگیری ۱۰: کسب شایستگی در تحلیل مدار معادل AC تقویت کننده‌های یک طبقه و دو طبقه

شرح کار:

- ۱- شرح مدار معادل خازن در مدارهای DC و AC
- ۲- شرح مدار معادل سلف در مدار DC و AC
- ۳- تشریح نقش خازن با پاس، محاسبه ظرفیت خازن با پاس در مدار CE
- ۴- شرح چگونگی ترسیم مدار معادل AC تقویت کننده امیتر مشترک
- ۵- تشریح منحنی پاسخ فرکانسی و پهنای باند تقویت کننده CE
- ۶- شرح چگونگی محاسبه کمیت‌های تقویت کننده CE یک طبقه و دو طبقه در حالت AC
- ۷- تشریح فیدبک و انواع آن، شرایط نوسان‌سازی و اصل بارک‌هاوزن
- ۸- کاربرد فیلتر و تقویت کننده در نوسان‌ساز و محاسبه فرکانس در نوسان‌سازهای پل وین، انتقال فاز، آرمسترانگ، هارتلی، کولپیتس و کریستالی
- ۹- استفاده از شبیه‌سازی نرم‌افزاری برای اصل بارک‌هاوزن و محاسبه فرکانس در نوسان‌سازها

استاندارد عملکرد: تحلیل انواع فیلترها، مدارهای تک‌فاز و سه‌فاز، مدل‌سازی تقویت کننده CE و بررسی مدارهای نوسان‌ساز

شاخص‌ها:

- | | |
|--|----------|
| انتخاب فضای مورد نظر و مناسب بودن آن (میز کار) | ۲۰ دقیقه |
| ترسیم مدار معادل DC و AC تقویت کننده امیتر مشترک | ۱۰ دقیقه |
| محاسبه خازن با پس در مدار تقویت کننده امیتر مشترک | ۱۰ دقیقه |
| ترسیم مدار معادل AC تقویت کننده دوطبقه کوپلاژ خازنی | ۴۰ دقیقه |
| حل مسائل و محاسبه کمیت‌های تقویت کننده CE یک طبقه و دو طبقه کوپلاژ خازنی در AC | ۳۰ دقیقه |
| حل مسائل و محاسبه فرکانس در نوسان‌سازها | ۳۰ دقیقه |
| اجرای نرم‌افزاری و مقایسه نتایج | |

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات: کلاس درس یا کارگاه یا سایت مجهز به رایانه - نور مناسب - ابعاد حداقل ۶ متر مربع و دارای تهویه یا پنجره - دمای طبیعی (18°C - 27°C) و مجهز به وسایل اطفای حریق - لوازم التحریر - ماشین حساب - رایانه - نرم‌افزارهای مرتبط

معیار شایستگی

ردیف	مراحل کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	تشریح مباحثت مرتبط	۱	
۲	ترسیم مدار معادل DC و AC تقویت کننده CE و اجرای نرم‌افزاری	۲	
۳	محاسبه کمیت‌های تقویت کننده CE یک طبقه و دو طبقه در حالت AC و اجرای نرم‌افزاری	۲	
۴	اصول نوسان‌سازی و تحلیل مدار نوسان‌ساز RC انتقال فاز، RC، پل وین و محاسبه فرکانس نوسان‌ساز و اجرای نرم‌افزاری	۲	
۵	تحلیل مدار نوسان‌ساز LC (هارتلی) (کولپیتس)، کریستالی و محاسبه فرکانس نوسان‌ساز LC و اجرای نرم‌افزاری	۲	
۶	شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: ۱- رعایت نکات ایمنی دستگاه‌ها ۲- دقت و تمرکز در اجرای کار ۳- شایستگی تفکر و یادگیری مدام‌العمر ۴- اخلاق حرفه‌ای	۲	
میانگین نمرات			*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.

- ۱- برنامه درسی رشته الکترونیک، شورای برنامه‌ریزی رشته الکترونیک، دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش، ۱۳۹۳.
- ۲- راهنمای برنامه درسی رشته الکترونیک، شورای برنامه‌ریزی رشته الکترونیک، دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش، ۱۳۹۳.
- ۳- اصول و مبانی مدارهای الکتریکی، فلويد توماس، مترجم مهرداد عابدی، انتشارات جهاد دانشگاهی، دانشگاه امیرکبیر.
- ۴- الکترونیک عمومی، کد ۴۹۰/۱۵، سید محمود صموتی، شهرام نصیری سوادکوهی، یدالله رضازاده، غلامحسین نصری، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۴.
- ۵- کتاب مبانی مخابرات و رادیو پایه سوم هنرستان شاخه فنی و حرفه‌ای، سید محمود صموتی، شهرام نصیری سوادکوهی و...، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۴.
- ۶- مبانی دیجیتال، یدالله رضازاده، غلامحسین نصری، فتح‌الله نظریان، مهین ظریفیان جولایی، رسول ملک محمد، محمد شبانی، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۴.
- ۷- مدارهای الکتریکی، علی عراقی، فریدون علومی، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۴.
- ۸- آزمایشگاه مجازی ۲، مهین ظریفیان جولایی، سید محمود صموتی، سید علی صموتی، محمود شبانی، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۴.
- ۹- کتاب آزمایشگاه مبانی مخابرات و رادیو جلد اول پایه سوم هنرستان شاخه فنی و حرفه‌ای، یدالله رضازاده، سید محمود صموتی، شهرام نصیری سوادکوهی، محمود شبانی، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۴.
- ۱۰- سایت‌های اینترنتی برگه‌های اطلاعات Data book ، کتاب اطلاعات Data book و دستینه Hand book .۲۰۱۸.

- ۱۱- Electronic Devices and circuit theory, Robert Boilstad luis Nashlasky, prentice - Hall, ۲۰۰۵.
- ۱۲- Electronic Devices (Conventional Current Version), 10th Edition, Thomas L.Floyd, McGraw - Hall, ۲۰۱۸.
- ۱۳- TinyAVR Microcontroller Projects for the Evil Genius (Evil Genius Series) 1 st Edition, Dhananjay Gadre, Nehul Malhotra, McGraw - Hall.
- ۱۴- Digital Electronics, Roger L.Tokheim, McGraw - Hall, ۱۹۹۰.
- ۱۵- Digital Design, M.Morris Mano, prentice - Hall, ۱۹۸۴.
- ۱۶- Schaum's Outline of Electronic Communication, Liold Temes, McGraw - Hall, ۱۹۹۸.
- ۱۷- Electronic communication, Liold Temes, McGraw - Hall, ۱۹۸۸.
- ۱۸- Electronic Circuit Theory and Technology, john Bird, Routldge, ۲۰۱۴.



سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می‌کند. برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب‌های درسی راهاندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان درباره کتاب‌های درسی نونگاشت، کتاب‌های درسی را در اولین سال چاپ، با کمترین اشکال به دانش‌آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان‌ها، گروه‌های آموزشی و دبیرخانه راهبری دروس و مدیریت محترم پژوهه آقای محسن باهو نقش سازنده‌ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تلاش تمامی این همکاران، اسمی دبیران و هنرآموزانی که تلاش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائه نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده‌اند به شرح زیر اعلام می‌شود.

اسمی دبیران و هنرآموزان شرکت کننده در اعتبارسنجی کتاب دانش فنی تخصصی رشته الکترونیک – کد ۲۱۲۲۷۵

ردیف	نام و نام خانوادگی	استان محل خدمت	ردیف	نام و نام خانوادگی	استان محل خدمت	ردیف
۱	علی صادقی	قزوین	۱۱	ماشالله لطیفی	همدان	
۲	محبوبه عابدی	قزوین	۱۲	منیره کاکویی	مازندران	
۳	مهردی شهروز	خوزستان	۱۳	محمد رضا دوستی	خراسان رضوی	
۴	عطلا اکبری فر	کرمان	۱۴	هادی بیدختی	خراسان جنوبی	
۵	کاظم زارعی خیرآبادی	چهارمحال و بختیاری	۱۵	علی نیکوصحبت	قم	
۶	حسین رعنایی	خراسان رضوی	۱۶	ابوالفضل فلاح	آذربایجان شرقی	
۷	ابراهیم عزتی	اردبیل	۱۷	مرتضی کرمی	شهرستان‌های تهران	
۸	سید فرهاد عقیلی	اصفهان	۱۸	فاطمه نجفی	کرمانشاه	
۹	علیرضا عباسی	مرکزی	۱۹	مهردی رضایی	گلستان	
۱۰	اویس دهقان تنها	خراسان جنوبی	۲۰	مزگان میرشاهی	شهرستان‌های تهران	