

پودهمان چهارم


تعمیر سیستم روشنایی خودروسواری



واحد یادگیری ۶

شاپیستگی تعمیر سیستم روشنایی خودرو

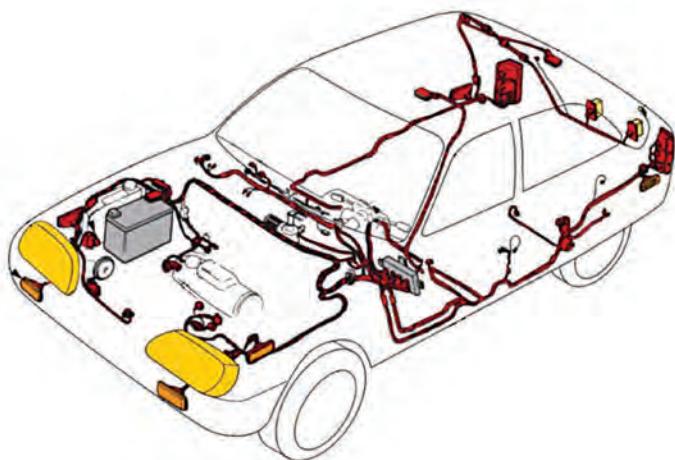سیستم روشنایی خودرو شامل مدارهای الکتریکی، چراغ‌های نورافکن، مهشکن‌ها، چراغ‌های پشت آمپر، راهنمای، فلاشر، پارک، پلاک، سقف و ترمزها هستند که هر کدام در خودرو می‌تواند رانندگی ایمن‌تری برای راننده و سرنشینان خودرو در پی داشته باشد. در این پودمان با وظیفه، عملکرد، ساختمان، انواع و اجزای سیستم روشنایی و تعمیرات آنها آشنا خواهید شد.



استاندارد عملکرد

هنرجو پس از آموزش این پودمان توانایی عیب‌یابی و رفع عیب سیستم روشنایی را کسب می‌کند.

پیش آزمون



۱ در شکل رو به رو نام چراغ های نشان داده شده را بنویسید؟

- (الف)
- (ب)
- (ج)
- (د)

۲ دلایل کم نور شدن چراغ های اصلی جلوی خودرو چیست؟

- الف) روشنایی درون و بیرون خودرو برای سرنشین
- ب) اعلام اخطار و هشدار به سایر خودروها هنگام ترمز و گردش به چپ یا راست
- ج) مشخص کردن ابعاد خودرو در قسمت پشت و جلوی خودرو برای سایر رانندگان
- د) تمام موارد

۳ جدول عیب یابی زیر را کامل کنید

رفع عیب	علت احتمالی	عیب
	باتری معیوب است	چراغ های اصلی جلو کم نور است (استارت نمی تواند موتور را بچرخاند)
باتری را شارژ کنید	باتری ضعیف است	
	کابل های باتری، خورده شده یا اتصال ترمینال های آن شل شده است	

۴ چرا در سیم کشی خودرو بیشتر از سیم های افشار الکتریکی در کدام گزینه صحیح بیان شده است؟

- الف) رسانایی بیشتر جریان الکتریسیته
- ب) انعطاف پذیری بیشتر و تولید گرمای کمتر هنگام عور جریان الکتریسیته
- ج) استحکام بیشتر در برابر ضربه
- د) تمام موارد

ماهیت نور

نور مرئی بخشی از امواج تابشی الکترومغناطیسی است که در محدوده طیف بینایی انسان قرار دارد. تصور زندگی انسان بدون نور غیرممکن است. از نور می‌توان برای دیدن اشیا یا برای ارسال داده‌ها و اطلاعات در یک مدار دیجیتال استفاده کرد. در خودرو، از چراغ‌ها برای روشن کردن مسیر حرکت خودرو، نمایش نشانگرهای اطلاع‌رسانی از حدود و شرایط رانندگی خودرو استفاده می‌شود. در مورد ماهیت نور دو نظریه علمی وجود دارد:

- نور، حرکت امواج الکترومغناطیسی به صورت موج از طریق فضا است.
- نور، حرکت ذرات اتمی (فوتون‌ها) به صورت ذره از طریق فضا است.

فیلم



ماهیت نور و چگونگی تبدیل الکتریسیته به نور

شکل ۱- مفهوم نور


کار کلاسی



با توجه به فیلم آموزشی آیا می‌توان گفت نور همان الکتریسیته است؟ آیا می‌توان نور را به الکتریسیته تبدیل کرد؟

واحد شدت نور


یاد آوری

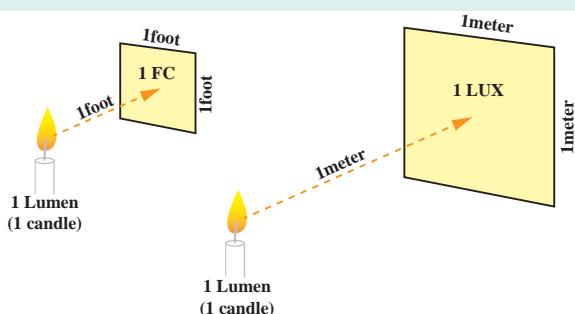

لوکس نور (lux) و با نماد lx : یکای شدت روشنایی در واحد SI است که به صورت شارنوری بر واحد سطح تعريف می‌شود. هر لوکس معادل یک لومن^۱ بر متر مربع است. شکل ۲ این مفهوم را نشان می‌دهد.

شکل ۲- تعریف Lux

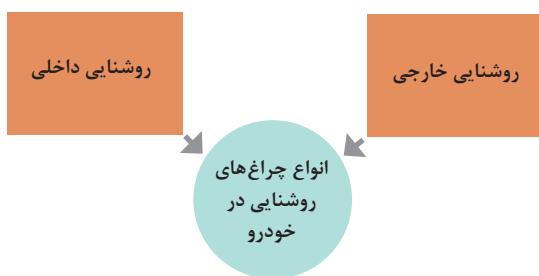۱- لومن واحد اندازه‌گیری شارنوری است. لومن مقدار نوری است که از یک چشمۀ نقطه‌ای به شدت یک کاندلا، داخل مخروطی به زاویۀ رأس یک استرadian پخش می‌شود.



انواع سیستم روشنایی خودرو: سیستم روشنایی خودروها یکی از مجموعه‌های مهم سیستم‌های الکتریکی بهشمار می‌رود. این مجموعه را می‌توان به روش‌های مختلف دسته‌بندی کرد. به عنوان مثال می‌توان به دو گروه روشنایی داخلی و روشنایی خارجی خودرو تقسیم‌بندی کرد. شکل ۳ تعداد زیادی از این چراغ‌ها را نشان می‌دهد.

فیلم


سیستم روشنایی خودرو






کار گلاسی



با توجه به فیلم آموزشی و شکل ۳ جدول صفحه بعد را کامل کنید.

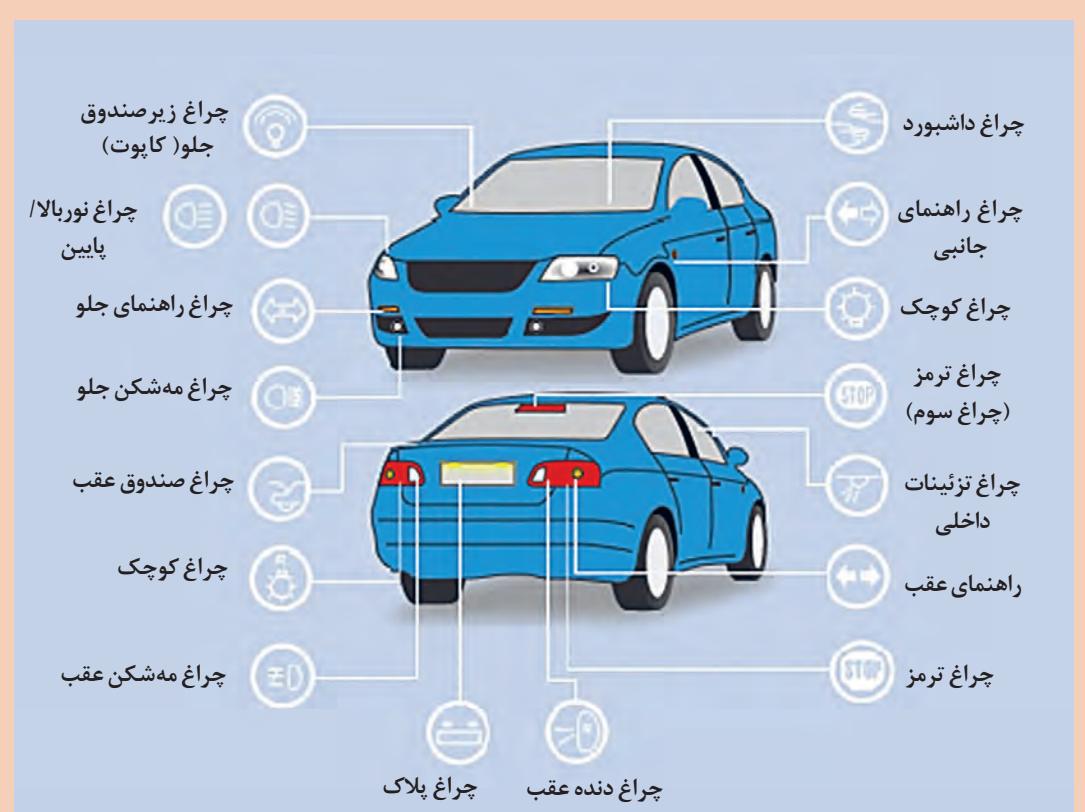


شکل ۳- محل قرارگیری چراغ‌های روشنایی خودرو

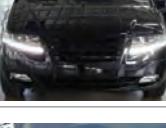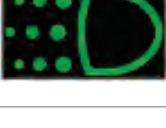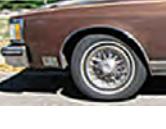نام سیستم روشنایی	محل قرارگیری	شرح	شکل حقیقی	علامت مشخصه
		این چراغ‌ها، روشنایی جلوی خودرو را تأمین می‌کنند. وظیفه آنها توزیع مناسب نور برای جلو و کنار خودرو بدون خیره‌کنندگی برای رانندگان خودروهای مقابل می‌باشد.		
نور بالا				
چراغ‌های کوچک جلو				
جلوی خودرو در روز و شب		بهتر دیده شدن توسط سایر خودروها در روز و شب		
مه‌شکن جلو	جلوی خودرو	دلیل اصلی طراحی این گونه چراغ‌ها جبران دیدکم راننده در شرایط آب‌وهواهای بارانی یا برفی یا هوای مهآلود می‌باشد.		
مه شکن عقب	عقب خودرو			
چراغ گوشه		در بعضی از مدل‌ها برای روشنایی بیشتر در موقع پیچیدن یا تغییر جهت خودرو از چراغ کنار استفاده می‌شود.		-----
				
چراغ فلاشر		استفاده ترکیبی از چراغ راهنمایی در موقع اخطال، هم‌زمان هر دو سمت رابه‌صورت چشمکزن روشن می‌کند.		

علامت مشخصه	شکل حقيقی	شرح	محل قرارگیری	أنواع سیستم روشنایی
-----			عقب خودرو	چراغ ترمز
-----		لامپ ترمز مرکزی که بالاتر از لامپ‌های ترمز چپ و راست خودرو برای دید بهتر راننده خودروهای عقب قرار دارد.	عقب خودرو	چراغ سوم ترمز
-----		به صورت همزمان با چراغ‌های کوچک جلوی خودرو روشن می‌شوند.	عقب خودرو	چراغ‌های کوچک عقب
-----		برای اخطار و روشنایی هنگام حرکت رو به عقب خودرو روشن می‌شود.		چراغ دندنه عقب
-----			عقب خودرو	چراغ پلاک عقب خودرو
-----			سقف - جلو و عقب	چراغ نقشه‌خوان و سقفی
-----			درها	چراغ داخلی درها
-----				چراغ‌های تزئینی
				خارجی و داخلی

اجزای سیستم روشنایی خودرو

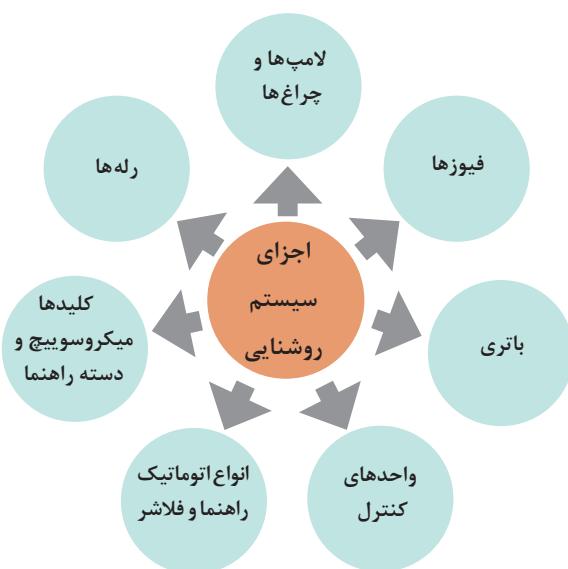سیستم روشنایی در خودرو شامل اجزای لامپ‌ها، فیوزها، سیم‌ها، رله‌ها، کلیدها، میکروسویچ‌ها، واحد کنترل، اتوماتیک راهنمای و فلاشر است. با وجود عملکرد مشابه این سیستم در تمام خودروها، در خودروهای مختلف نوع لامپ‌ها و عملگرها و مدارها متفاوت است. نمودار زیر ارتباط اجزای سیستم روشنایی را نشان می‌دهد.




۱- باتری، فیوز و رله: موضوعات مرتبط با آنها در پومنان اول به طور کامل بیان شده است.


۲- لامپ‌ها و چراغ‌ها: علاوه بر اینکه هنگام کاهش نور محیط، برای دید بهتر و ایمنی بیشتر روشنایی محیط را برعهده دارند، از آنها برای هشدار و اخطار و اطلاع‌رسانی نیز استفاده می‌شود. چراغ‌های بیرونی خودرو به طور معمول شامل چراغ‌های اصلی جلوی نور بالا و پایین، چراغ‌های شب و چراغ روز، چراغ‌های پشتیبان و چراغ‌های راهنمای جانبی هستند. چراغ‌های داخلی شامل نور سقف، چراغ‌های ابزار در داشبورد، چراغ صندوق عقب و چراغ‌های کمکی هستند. شکل ۴ کاربرد انواع لامپ در قسمت‌های خارجی خودرو را نمایش می‌دهد.

فیلم

انواع لامپ روشنایی در خودرو

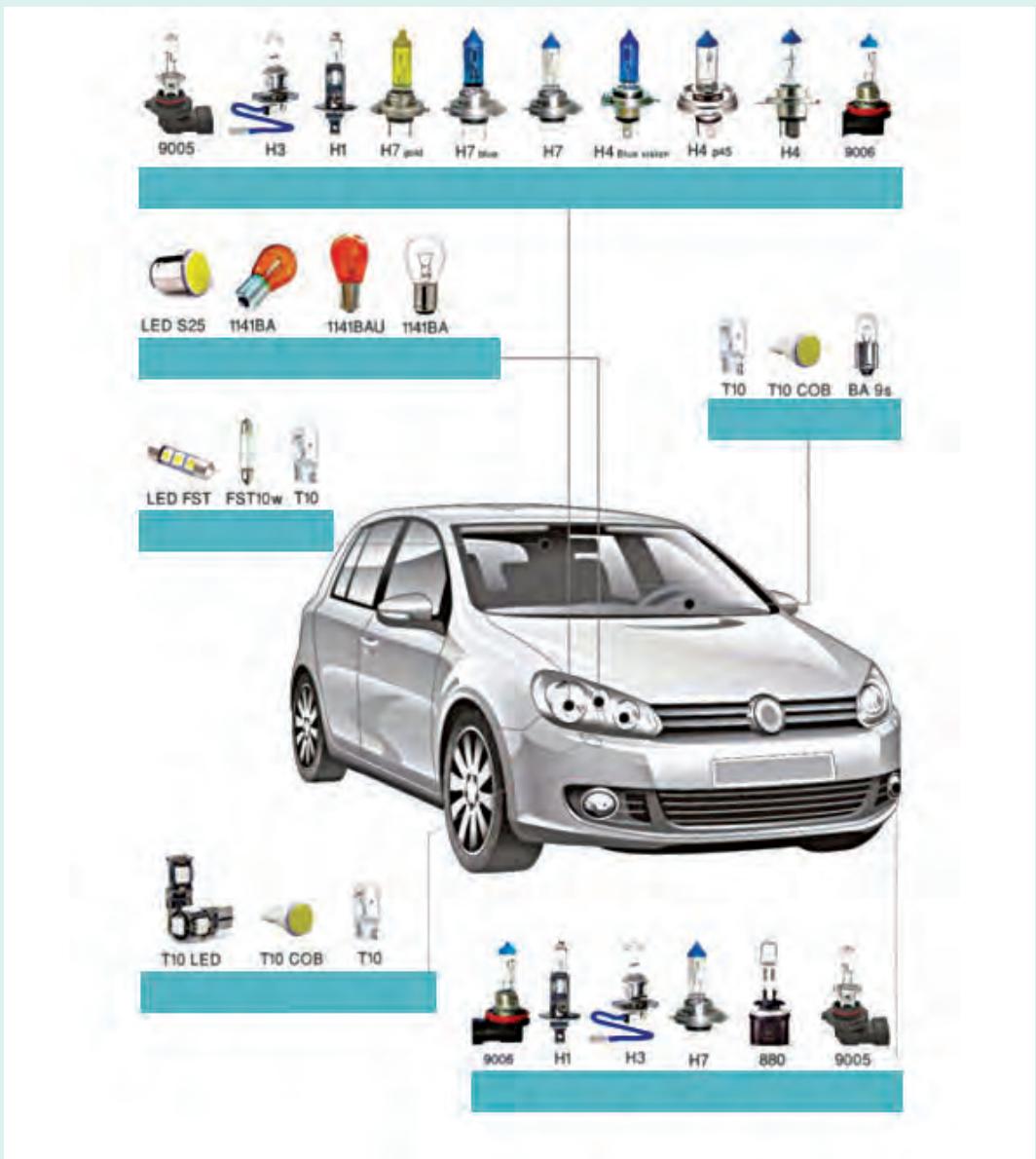

شکل ۴- انواع لامپ مورد استفاده در خودرو

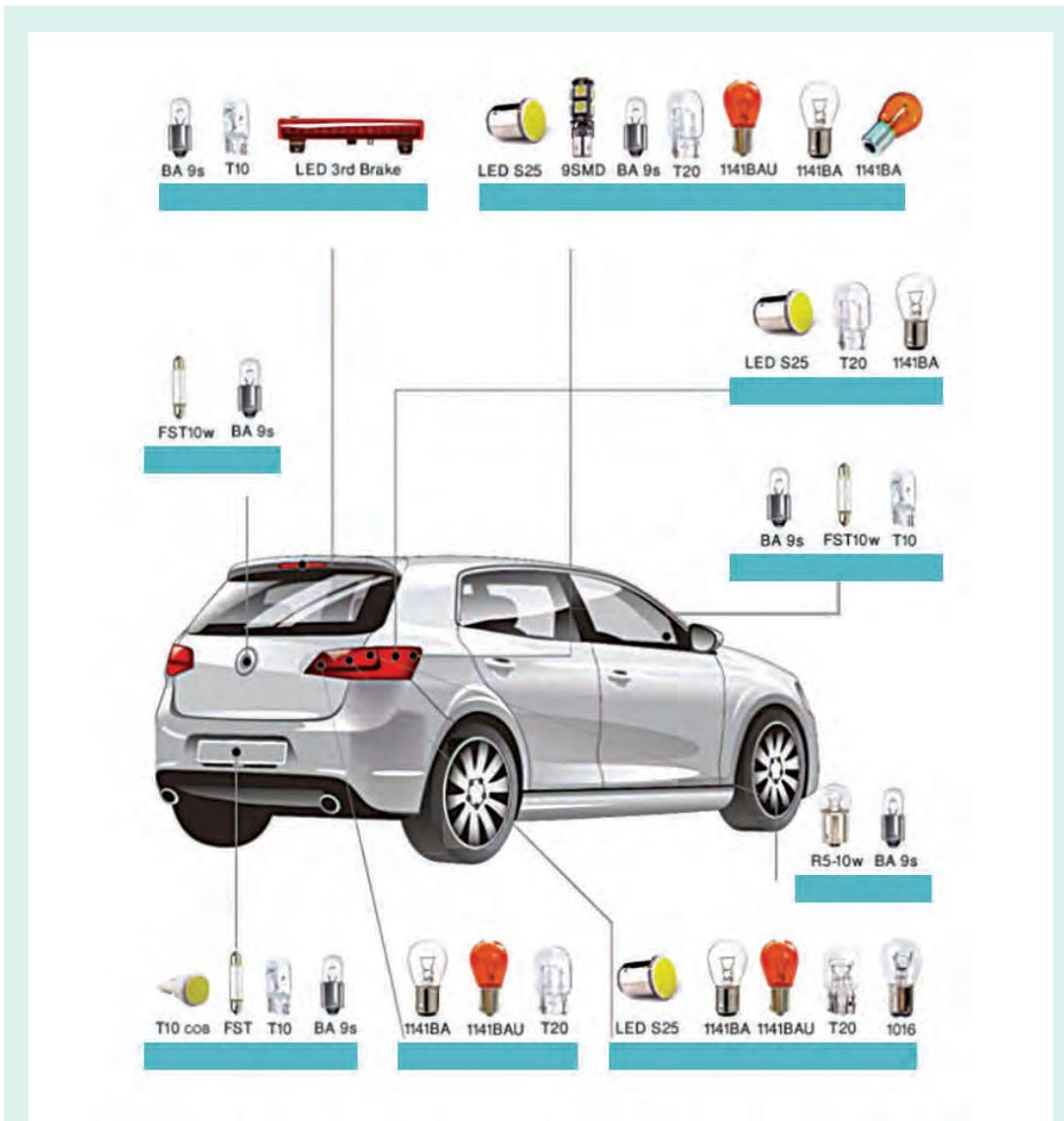

ادامه شکل ۴- انواع لامپ مورد استفاده در خودرو

کار کلاسی

- پس از مشاهده فیلم آموزشی و شکل ۴ به سؤالات زیر پاسخ دهید.
- ۱ برای چراغ‌های نور بالا از چه کد لامپ‌هایی استفاده می‌شود؟
 - ۲ با مقایسه توان لامپ‌های مهشکن و نور بالا و پایین مشخص کدام لامپ‌ها کاربرد مشترک دارند؟
 - ۳ مشخص کنید از لامپ LED در چه چراغ‌هایی استفاده می‌شود؟



جدول انواع لامپ‌هایی که در خودرو به کار می‌روند

نوع لامپ	نوع حباب	توان (وات)	توان روشنایی (لومن بر وات)	رنگ نور	مزایا	معایب
لامپ رشتهدای معمولی	روشن یا مات	۲۵ تا ۲۰۰	۲۰	سفید مایل به زرد	قیمت تمام شده مناسب	راندمان روشنایی کم
لامپ هالوژن	روشن	۱۳۰ تا ۵۵	۲۵	سفید	طول عمر و درخشندگی بیشتر	دماهی کاری بالا
لامپ زنون	روشن	۱۲۰ تا ۳۰	۷۰	سفید مایل به آبی	طول عمر و درخشندگی بیشتر	ولتاژ و حرارت زیاد
لامپ نزون	روشن		۱۰	صورتی، سبز، قرمز و ...	صرف کم	ولتاژ راه اندازی زیاد
لامپ LED	عدسی	۷۴ - ۱۲۰	طول عمر زیاد -	صورتی، سبز، قرمز و ...	صرف کم	ندارد

کار کلاسی




با توجه به جدول ارائه شده، تفاوت لامپ‌های معمولی، گازی و زنون و LED در چیست؟

پژوهش کنید



با جستجو و پژوهش در منابع کتابخانه‌ای بررسی کنید آیا لامپ‌های دیگری نیز در خودروها مورد استفاده قرار می‌گیرند؟

۳- مجموعه چراغ جلو: ممکن است در نگاه اول نکته خاصی در مورد چراغ‌های جلو به نظر نرسد، اما با توجه به اهمیت و تفاوت مجموعه چراغ‌های بزرگ جلو، قبل از بررسی مدارهای روشنایی ساختار آن مجموعه مورد بررسی قرار می‌گیرد. شکل ۵ به صورت کلی اجزای اصلی چراغ بزرگ جلو را نشان می‌دهد.

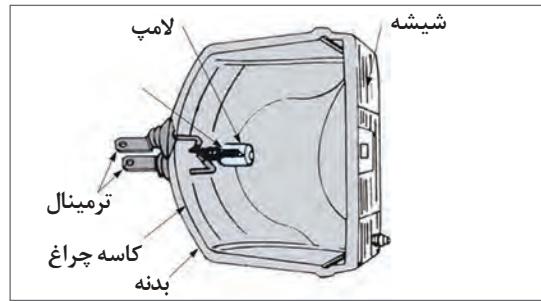


شکل ۵-اجزای اصلی چراغ جلو (ساده)

همان طور که مشاهده می شود هر چراغ جلو دارای چهار قسمت اصلی می باشد که در نمودار زیر این اجزا بیان شده است.

فیلم

اجزای اصلی چراغ بزرگ جلو

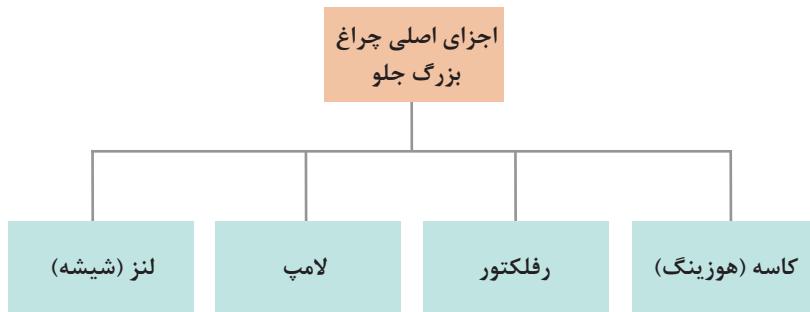

کار کلاسی



نام	وظیفه
تأمین روشنایی مورد نیاز	تأمین روشنایی مورد نیاز
رفلکتور	انعکاس و تمرکز نور روی سطح جاده
لنز	
کاسه	نگهدارنده کلیه اجزا

فکر کنید



به نظر شما تفاوت وظیفه لنز و رفلکتور چیست؟



روش عملکرد چراغ‌های بزرگ جلو

فیلم

روش عملکرد چراغ‌های بزرگ جلو



کار گلاسی

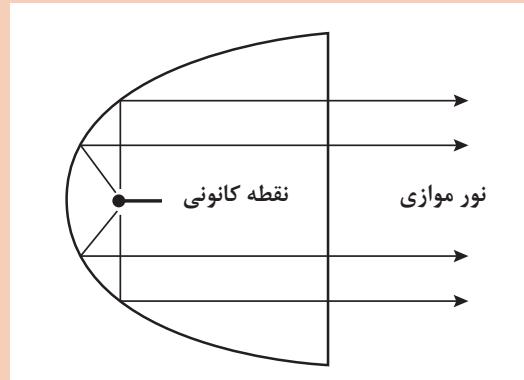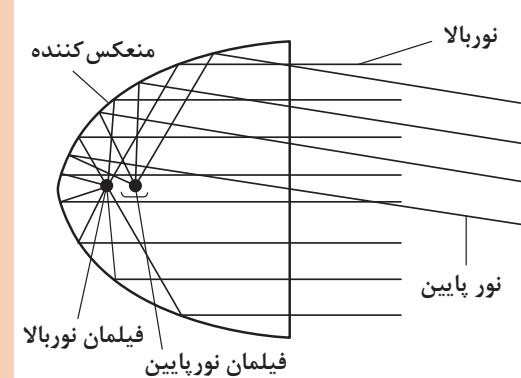

قرار گرفتن در حالت واقعی

قرار گرفتن در فاصله کانونی

شكل ۶- روش انعکاس با توجه به محل لامپ

نور ایجاد شده	محل قرار گرفتن نسبت به فاصله کانونی	
	در فاصله کانونی	نور بالا
		نور پایین



۱ چرا در قسمت زیر نور پایین یک مانع قرار داده شده است؟

۲ چرا قسمت جلوی لامپ پوشیده شده است؟


شكل ۷- نوعی لامپ متداول برای چراغ جلو

فیلم


الگوی روشن شدن سطح جاده توسط چراغ بزرگ جلو



کار کلاسی

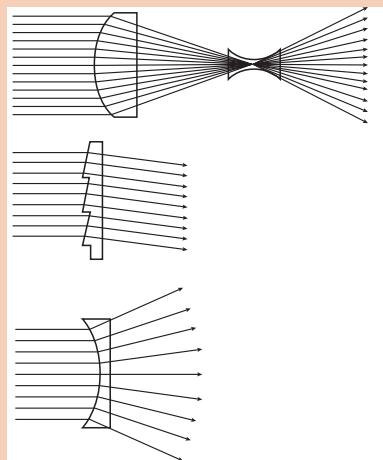

تأثیر انواع لنز در هدایت نور

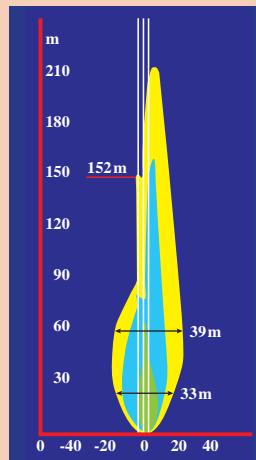

الگوی روشن شدن سطح
جاده (فرمان چپ)

۱ چرا در الگوی روشن شدن جلوی خودرو، سمت راست خودرو نسبت به سمت چپ مسافت بیشتری را روشن می کند؟

۲ با توجه به الگوی روشن شدن سطح جاده آیا فقط از یک نوع لنز در چراغ بزرگ جلو استفاده می شود؟ چرا؟

شکل ۸- تأثیر انواع لنز و الگوی استاندارد هدایت نور در جاده

پژوهش کنید



برای استفاده از لامپ های زنون آیا نیاز به کاسه و شیشه مخصوص است؟ چرا استفاده از لامپ زنون روی برخی خودروها غیر مجاز شناخته می شود؟

فیلم

تنظیم ارتفاع چراغ بزرگ جلو



شکل ۹- دلیل نیاز به سیستم تنظیم ارتفاع چراغ




پس از مشاهده فیلم و با توجه به شکل ۹، دلیل استفاده از سیستم تنظیم ارتفاع چراغ جلو را بنویسید.

شکل ۱۰ یک مجموعه چراغ با قابلیت تنظیم ارتفاع را نشان می‌دهد.



شکل ۱۰- موtor تنظیم ارتفاع چراغ جلو و محل بستن آن

انواع سیستم‌های چراغ‌های جلو: امروزه الگوی قرارگرفتن چراغ‌های جلو تقریباً مشابه است، ولی اگر به خودروهای قدیمی توجه شود انواع متفاوت در روش قرارگرفتن چراغ‌های جلو مشاهده می‌شود. شکل ۱۱ این موارد را نشان می‌دهد.

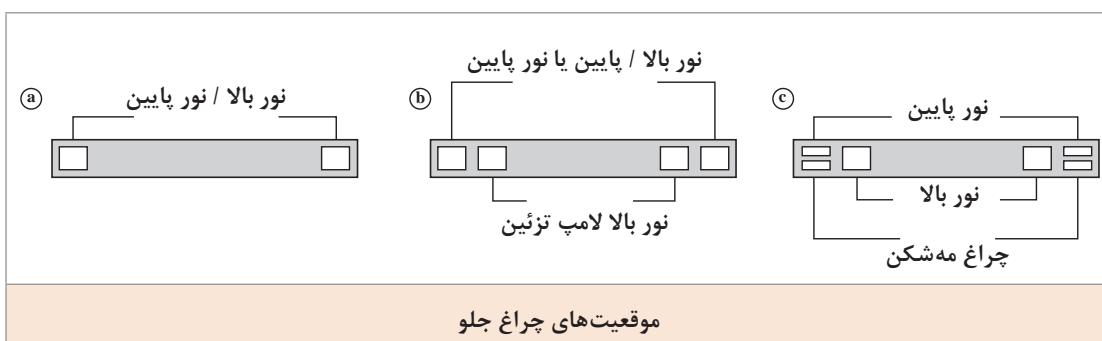

شکل ۱۱- روش بستن و دو نمونه از مجموعه چراغ جلوی خودروی امروزی



- ۱ در مجموعه چراغ‌های جلو با قابلیت تنظیم، رفلکتور از کاسه چراغ مجزا می‌باشد و چنانچه در این مجموعه قابلیت تنظیم وجود نداشته باشد رفلکتور با کاسه چراغ یکپارچه است.
- ۲ همان‌طور که در شکل ۱۱ مشاهده می‌شود در بیشتر خودروهای امروزی چراغ‌های جلو، کوچک و راهنمای در یک مجموعه قرار می‌گیرند.

۴- کلیدهای: از این وسیله برای قطع و وصل جریان چراغ‌های خودرو استفاده می‌شود و در انواع و ابعاد مختلف، بسته به نیاز و نوع خودرو ساخته می‌شوند. انواع میکروسویچ‌های لای در خودرو، باز یا بسته بودن درهای خودرو را نشان می‌دهند و همچنین برای فعال کردن دزدگیر خودرو به کار می‌روند. همان‌طور که در شکل ۱۲ مشاهده می‌شود محل بستن کلیدهای اصلی روشنایی عموماً در دو قسمت می‌باشد.



شکل ۱۲- کلید چراغ جلو بسته شده در پانل ابزار، کلید چراغ جلو روی ستون فرمان

کلیدهای اصلی روشنایی: تقریباً در اکثر خودروهای سواری امروزی این کلیدها روی مجموعه دسته چراغ کنار غربیلک فرمان به صورت مجموعه کلید بسته می‌شوند. شکل ۱۳ یک مجموعه کلید ترکیبی از این نوع را نشان می‌دهد.



شکل ۱۳- نوعی کلید ترکیبی روشنایی

با مشاهده شکل ۱۳ برسی کنید کدام کلیدهای روشنایی روی این مجموعه کلید قرار ندارند؟ به نظر شما محل قرار گرفتن آنها کجاست؟



نکته

در بعضی خودروها ممکن است یک مقاومت متغیر وظیفه کنترل میزان روشنایی چراغ داشبورد را بر عهده داشته باشد. این کلید معمولاً ولتاژ دریافتی از باتری را به دو ترمینال ارسال می‌کند و این امکان را فراهم می‌کند که چراغ‌های پارک در حالت ACC (لوازم جانبی) سوییج خودرو قابل استفاده باشند.



فیلم





عملکرد کلید چراغ‌های اصلی

کار کلاسی



با توجه به فیلم آموزشی و شکل ۱۴ به سوالات زیر پاسخ دهید.

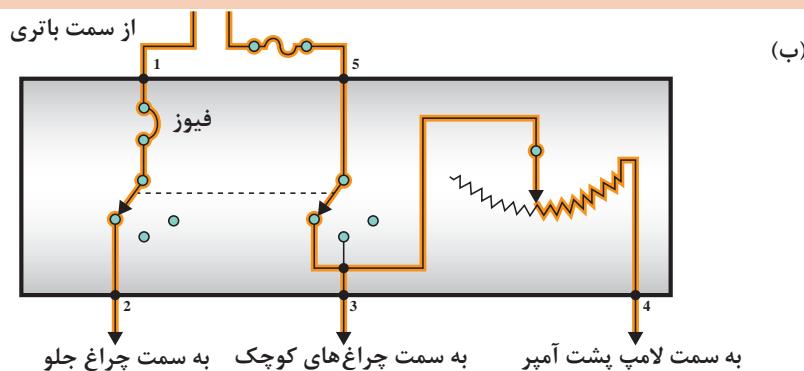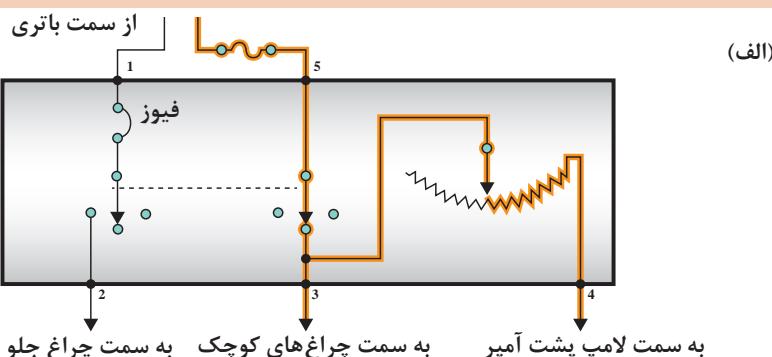


شکل ۱۴- (الف) کلید چراغ در مرحله اول (چراغ‌های کوچک جلو و داشبورد) (ب) کلید چراغ در مرحله دوم (چراغ‌های کوچک و چراغ‌های جلو و داشبورد)

۱ تفاوت شکل الف و ب در چیست؟

۲ اگر کلید در حالت OFF قرار گیرد در کدام خروجی‌ها جریان برق وجود دارد؟

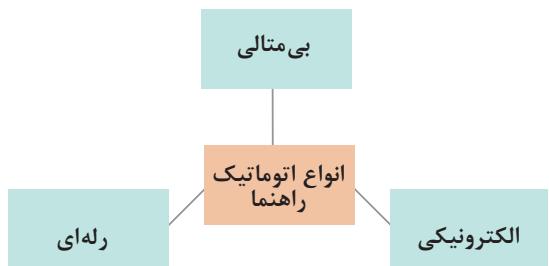۳ روش تنظیم نور صفحه نشان‌دهنده‌ها چگونه است؟




اتوماتیک راهنما یا فلاشر: اتوماتیک راهنما نوع خاصی از کلیدها است که در مدار روشنایی به کار برده می‌شود و وظیفه قطع و وصل جریان در مدار چراغ راهنمای (متناسب با زمان استاندارد) بر عهده دارد تا این چراغ‌ها به صورت متناوب (چشمکزن) عمل کنند. انواع اتوماتیک راهنما در نمودار مقابل نشان داده شده است. شکل ۱۵ ساختمان و عملکرد یک اتوماتیک راهنما از نوع بی‌مثالی را نمایش می‌دهد.

کار کلاسی



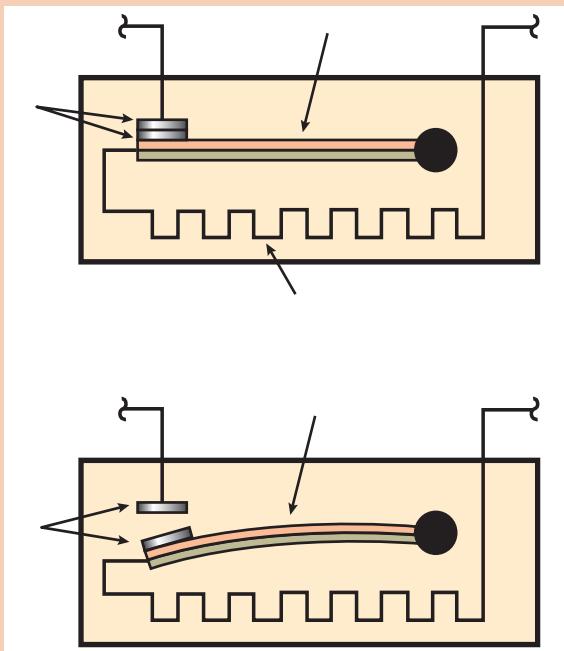با توجه به شکل ۱۵- (ب) عملکرد اتوماتیک راهنما از نوع بی‌مثالی را بنویسید.



(ب)



(الف)



شکل ۱۵- (الف) اتمات راهنما از نوع بی‌مثال (ب) ساختمان و عملکرد اتمات راهنما از نوع بی‌مثالی

فیلم

عملکرد اتوماتیک راهنما از نوع رله‌ای و الکترونیکی




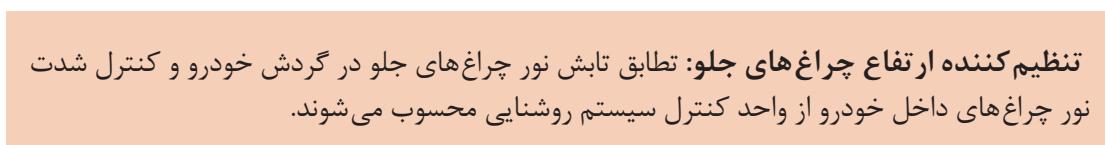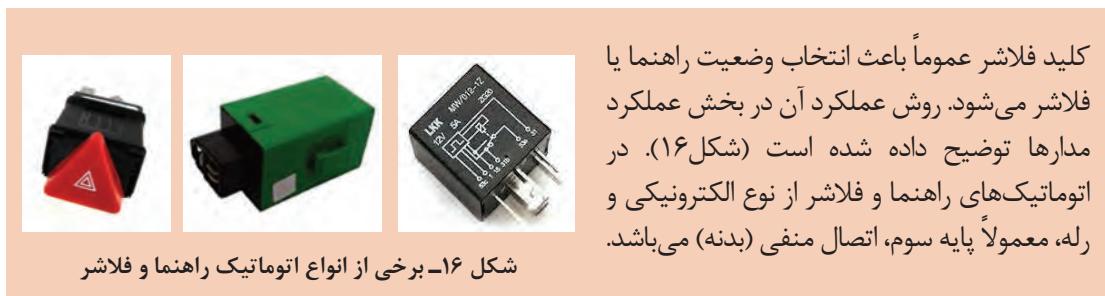شکل ۱۶ انواع دیگر اتوماتیک راهنمای فلاشر و کلید فلاشر را نشان می‌دهد.



عملکرد مدارهای الکتریکی: با توجه به تنوع مدارهای روشنایی در خودروها، آنچه در ادامه می‌آید به عنوان نمونه‌ای برای آشنایی با عملکرد مدار می‌باشد. برای آشنایی با عملکرد مدار در هر خودرو باید به کتاب راهنمای تعمیرات هر خودرو مراجعه شود.

چراغ‌های بزرگ جلو و مه‌شکن: شکل ۱۷ به صورت ساده روش عملکرد مدار چراغ جلو در وضعیت نور بالا و پایین را نشان می‌دهد.

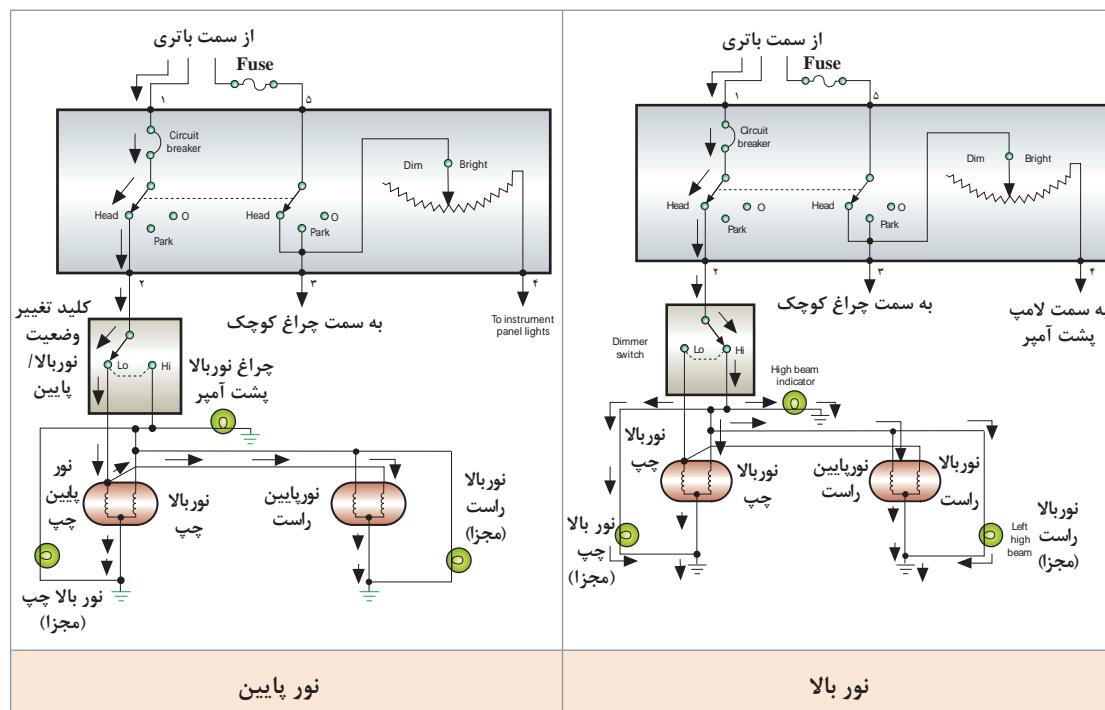

شکل ۱۷- مدار شماتیک ساده عملکرد نور بالا و نور پایین

فیلم

عملکرد نوعی مدار نور بالا و نور پایین




کار کلاسی



با توجه به فیلم آموزشی، مدار شکل ۱۸ را در حالت نور بالای لحظه‌ای به صورت کامل (با رنگ قرمز و سیاه) مشخص کنید و به سوالات زیر پاسخ دهید.

- ۱ آیا هر چراغ جلو، برق مثبت مجزا دارد؟
- ۲ آیا امکان دارد لامپ نور بالا یک سمت خاموش بماند؟ امکان چه خرابی‌هایی وجود دارد؟
- ۳ آیا ممکن است نور بالا در حالت لحظه‌ای کار کند اما در حالت دائم کار نکند؟
- ۴ آیا امکان دارد چراغ صفحه نشان‌دهنده‌ها روشن شود اما چراغ‌های جلو روشن نشود؟ بر عکس آن ممکن است؟

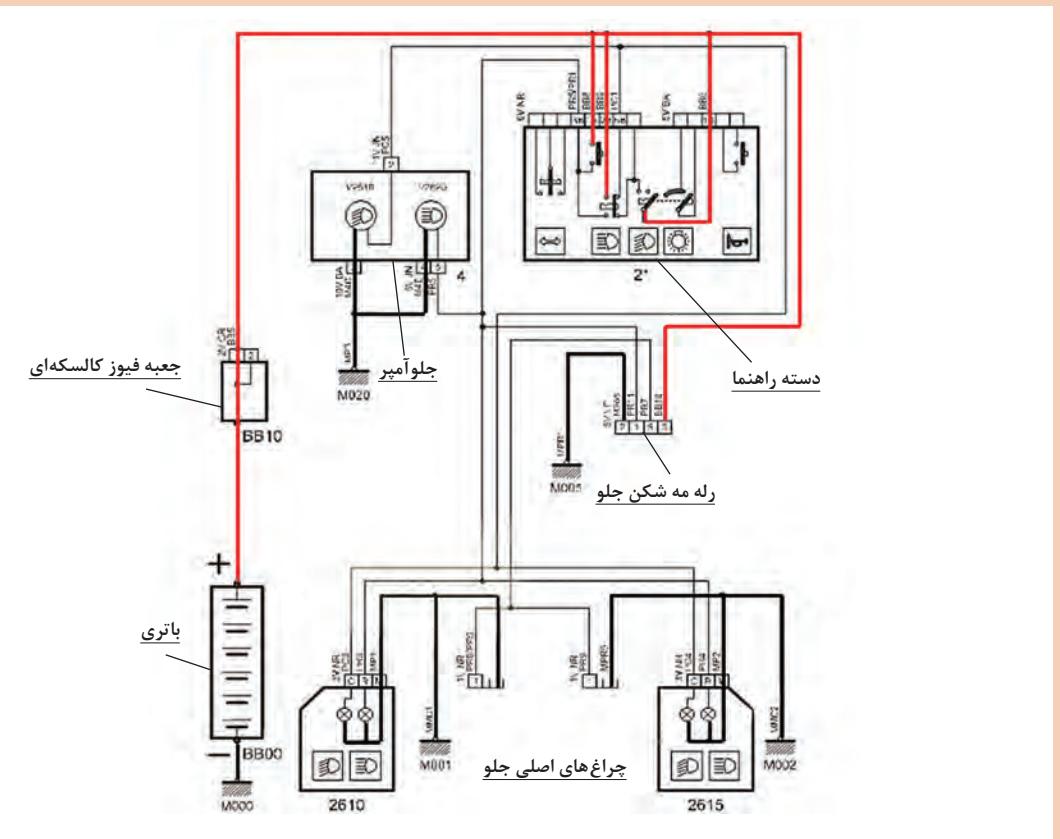

شکل ۱۸- عملکرد مدار چراغ بزرگ جلو (نور بالا - نور پایین)

فیلم

عملکرد نوعی مدار چراغ‌های مه‌شکن






با توجه به فیلم آموزشی و راهنمایی هنرآموز، مدار چراغ مهشکن شکل ۱۹ را به صورت کامل (با رنگ قرمز و سیاه) مشخص کنید و به سوالات زیر پاسخ دهید.

۱ برق مثبت اصلی رله در چه زمانی تأمین می‌شود؟

۲ برق مثبت تحریک رله در چه زمانی وصل می‌شود؟

۳ اگر همه مدار به جز برق اصلی رله درست کار کنند چه اتفاقی می‌افتد؟

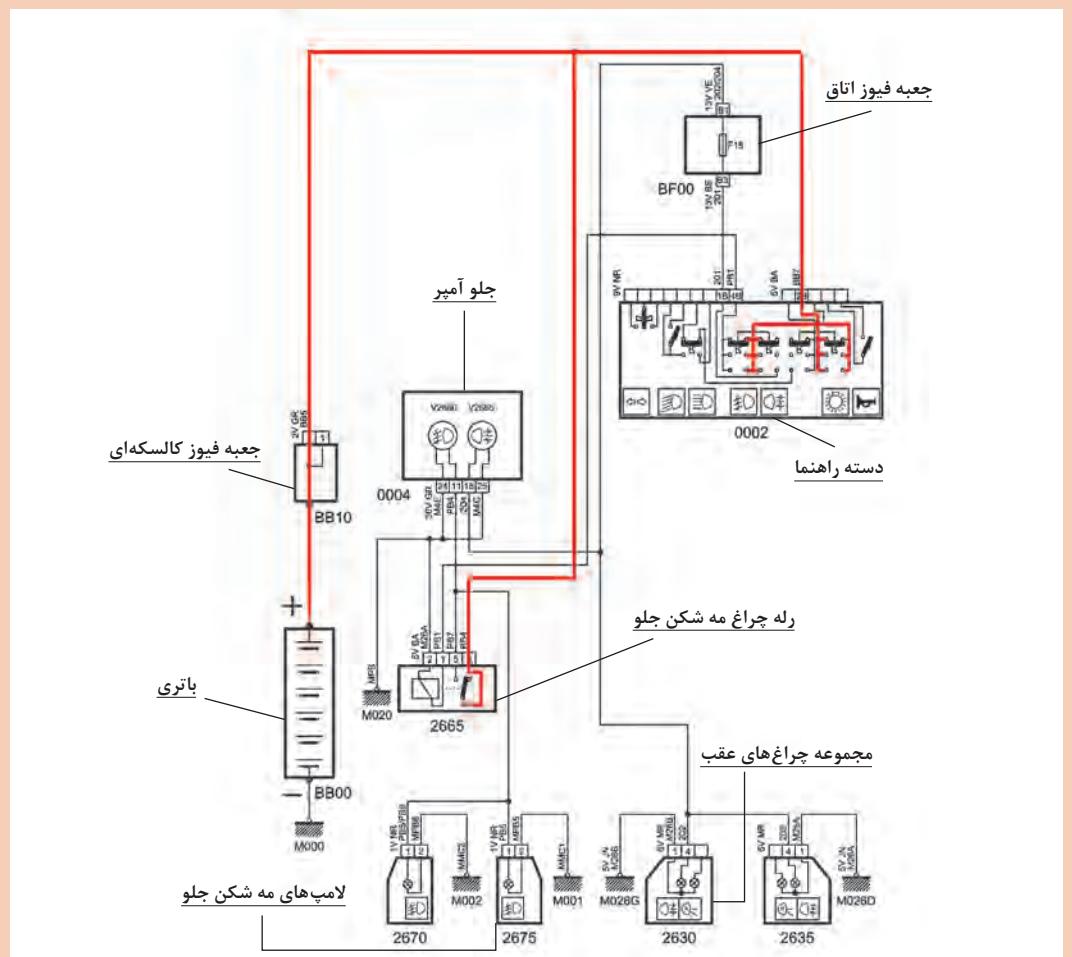

شکل ۱۹- عملکرد نوعی مدار چراغ مهشکن

چراغ‌های کوچک

فیلم


عملکرد مدار چراغ کوچک





با توجه به فیلم آموزشی و شکل ۲۰، عملکرد مدار در حالت فعال بودن چراغ‌های کوچک را (با رنگ قرمز و سیاه) مشخص کنید و به سوالات زیر پاسخ دهید.

- ۱ چند فیوز برای کل مدار وجود دارد؟
- ۲ چرا برای چراغ عقب سمت راست یک فیوز مجزا قرار داده شده است؟
- ۳ آیا چراغ پشت آمپر دارای فیوز است؟
- ۴ منفی مدار (اتصال بدنه) چراغ‌های پلاک از کجا تأمین می‌شود؟
- ۵ اگر کانکتور چراغ عقب سمت چپ جدا شود کدام لامپ‌ها خاموش می‌شوند؟
- ۶ مجموعه چراغ‌های عقب دارای چند اتصال بدنه می‌باشد؟

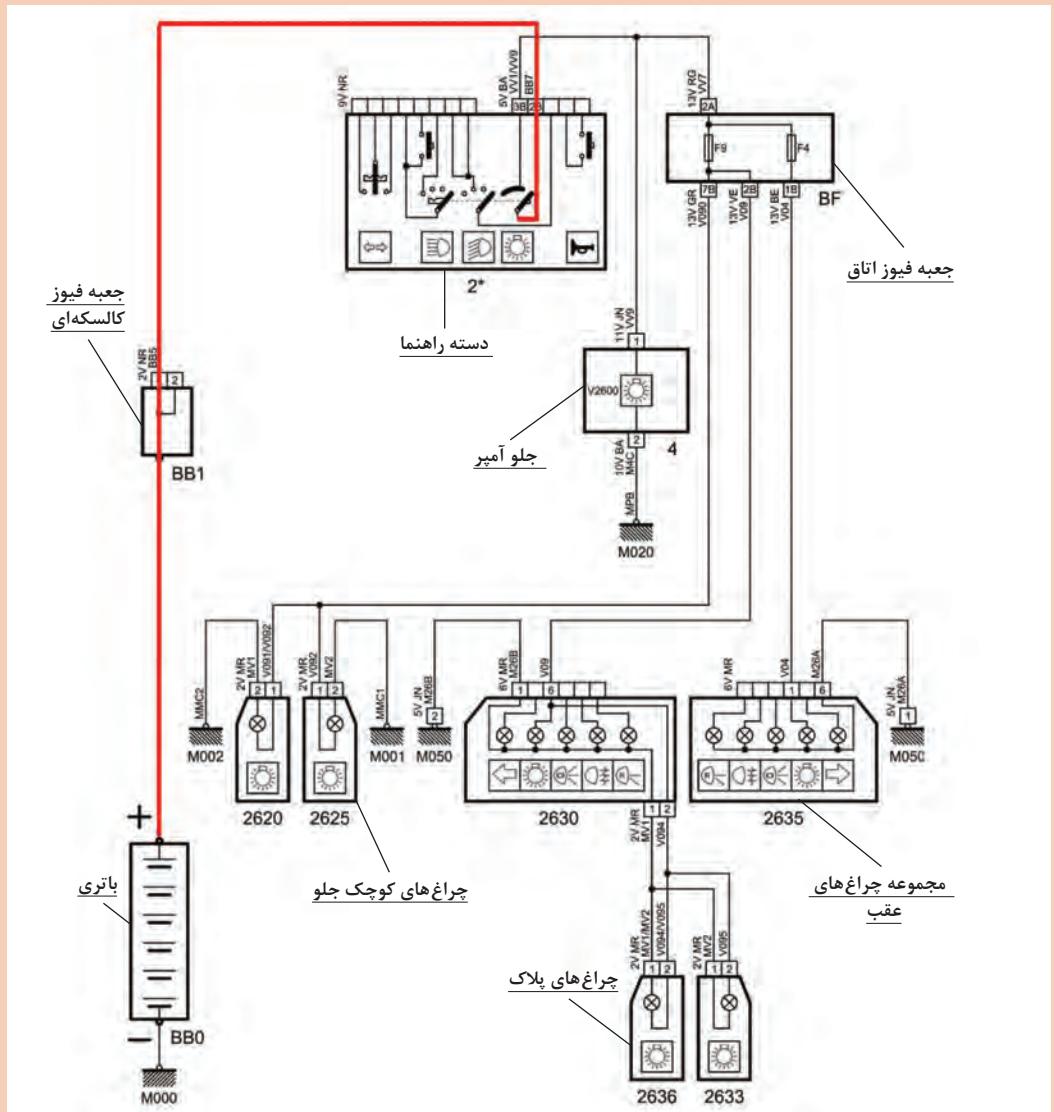


شکل ۲۰-عملکرد مدار چراغ‌های کوچک

مدار چراغ ترمز: شکل ۲۱ مدار ساده چراغ ترمز را نشان می‌دهد.

اگر کلید (فشنگ) چراغ ترمز در سمت دیگر (پشت) پدال ترمز متصل شود. آیا نوع کلید متفاوت خواهد شد.

فکر کنید

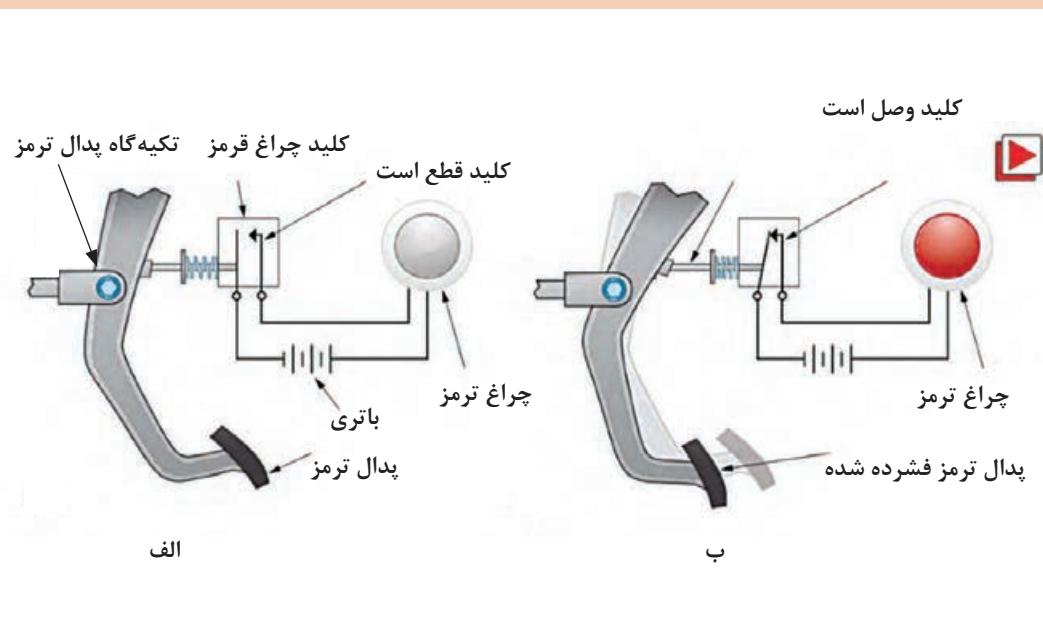

شکل ۲۱- عملکرد چراغ ترمز

فیلم

عملکرد چراغ مدار ترمز






با توجه به فیلم آموزشی و شکل ۲۲، عملکرد مدار در حالت فشردن پدال ترمز را (با رنگ قرمز و سیاه) مشخص کنید و به سوالات زیر پاسخ دهید.

- ۱** آیا امکان دارد چراغ سوم ترمز روشن شود اما چراغ‌های ترمز در عقب خودرو روشن نشوند؟

۲ آیا در زمان بسته بودن سوییچ موتور با فشردن پدال، چراغ روشن می‌شود؟

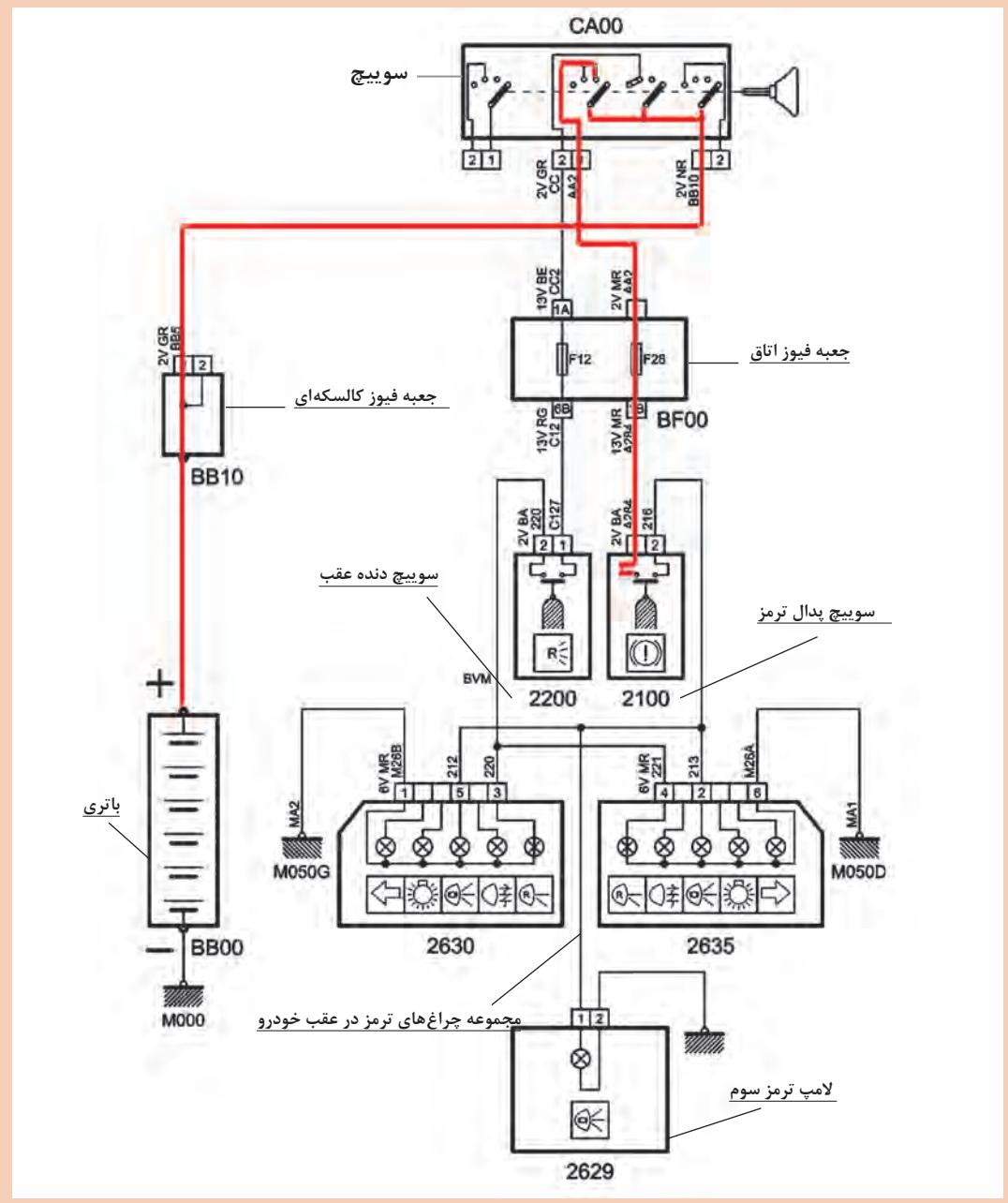


شکل ۲۲- عملکرد نوعی مدار ترمز



به مدار شکل ۲۲ توجه کنید عملکرد مدار ترمز با مدار دنده عقب چه تفاوتی دارد؟

عملکرد مدار راهنمای فلاشر: شکل ۲۳ عملکرد مدار راهنمای ساده با کلید فلاشر موازی را نشان می‌دهد.

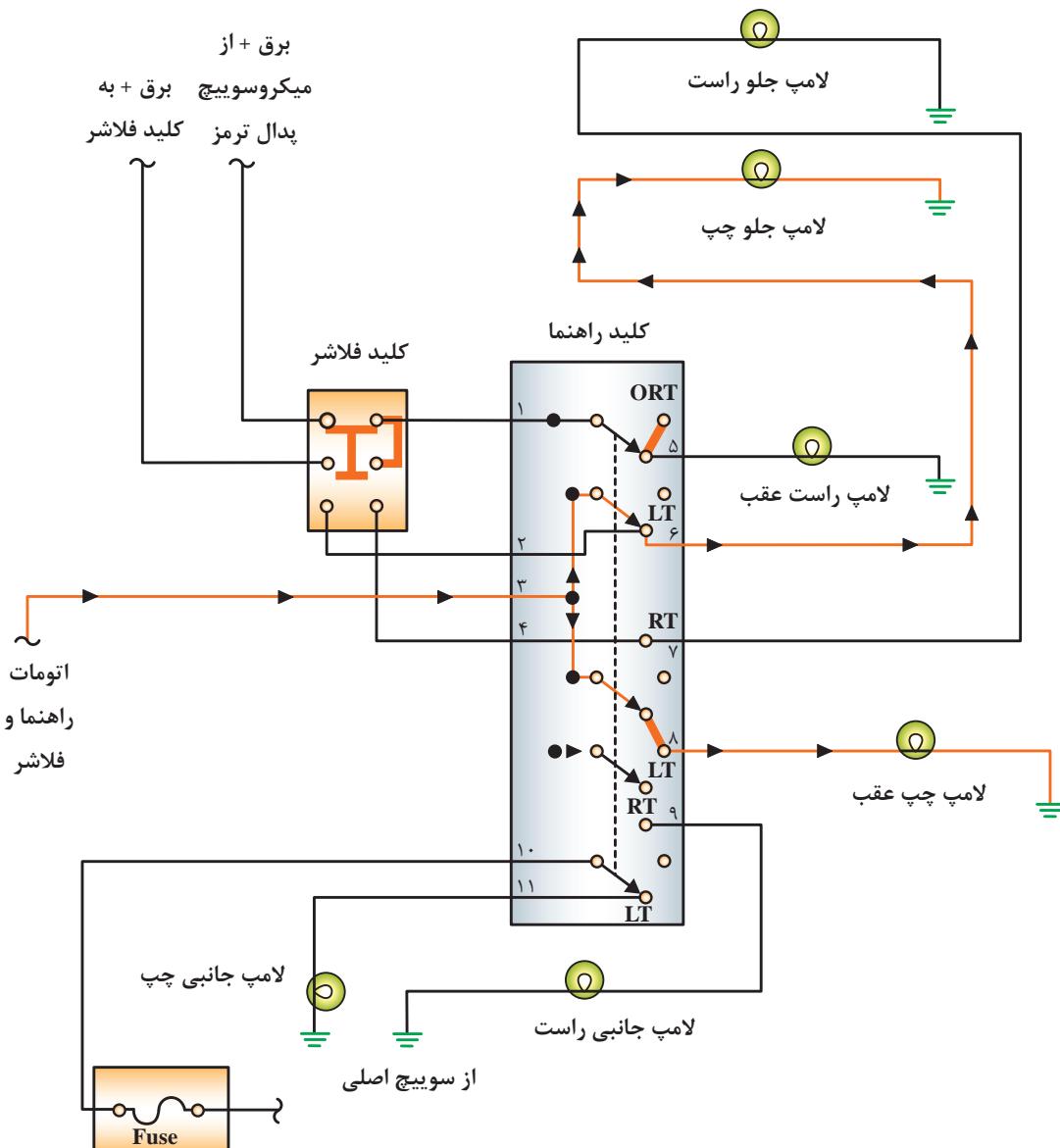

شکل ۲۳—عملکرد مدار راهنمای نوع کلید فلاشر موازی

عملکرد مدار فلاشر و راهنمای (کلید فلاشر از نوع سری)


فیلم






با توجه به فیلم آموزشی و شکل ۲۴، عملکرد مدار را در حالت فعال شدن فلاشر (با رنگ قرمز و سیاه) مشخص کنید و به سؤالات زیر پاسخ دهید.

- ۱ چرا به این مدار فلاشر از نوع سری می‌گویند؟
 - ۲ تفاوت سری بودن یا موازی بودن کلید فلاشر با
 - ۳ چرا یکی از فیوزهای مدار از سوییچ اصلی تغذیه
 - ۴ چند اتصال بدنه در مدار برای چراغ‌ها مشاهده
 - ۵ آیا امکان دارد فلاشر کارکند اما راهنمایها کار ن-

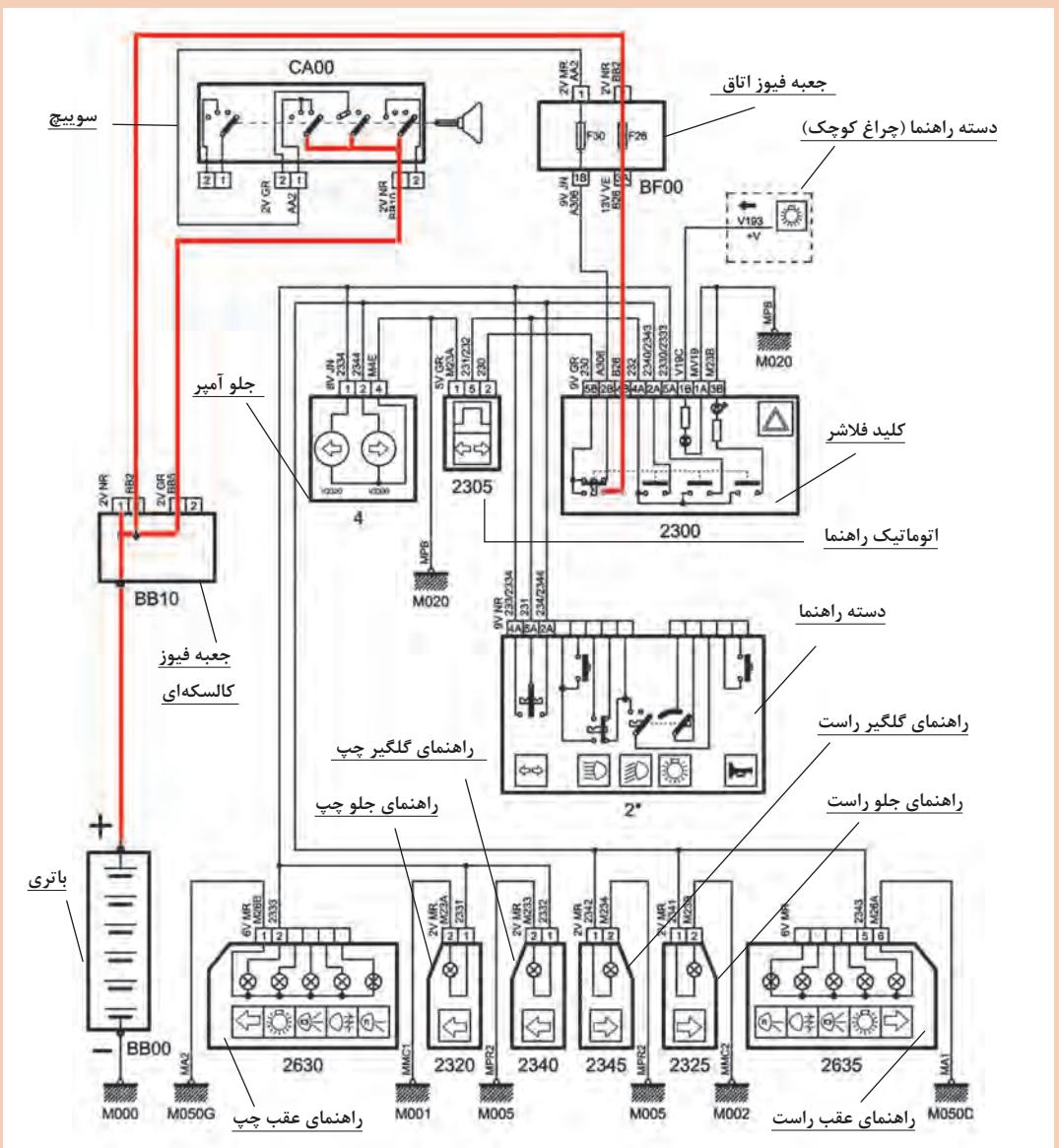

شکل ۲۴- نوعی مدار راهنمای فلاشر

عملکرد مدار چراغ سقف و نقشه‌خوانی: شکل ۲۵ عملکرد مدار ساده چراغ سقف رانشان می‌دهد.

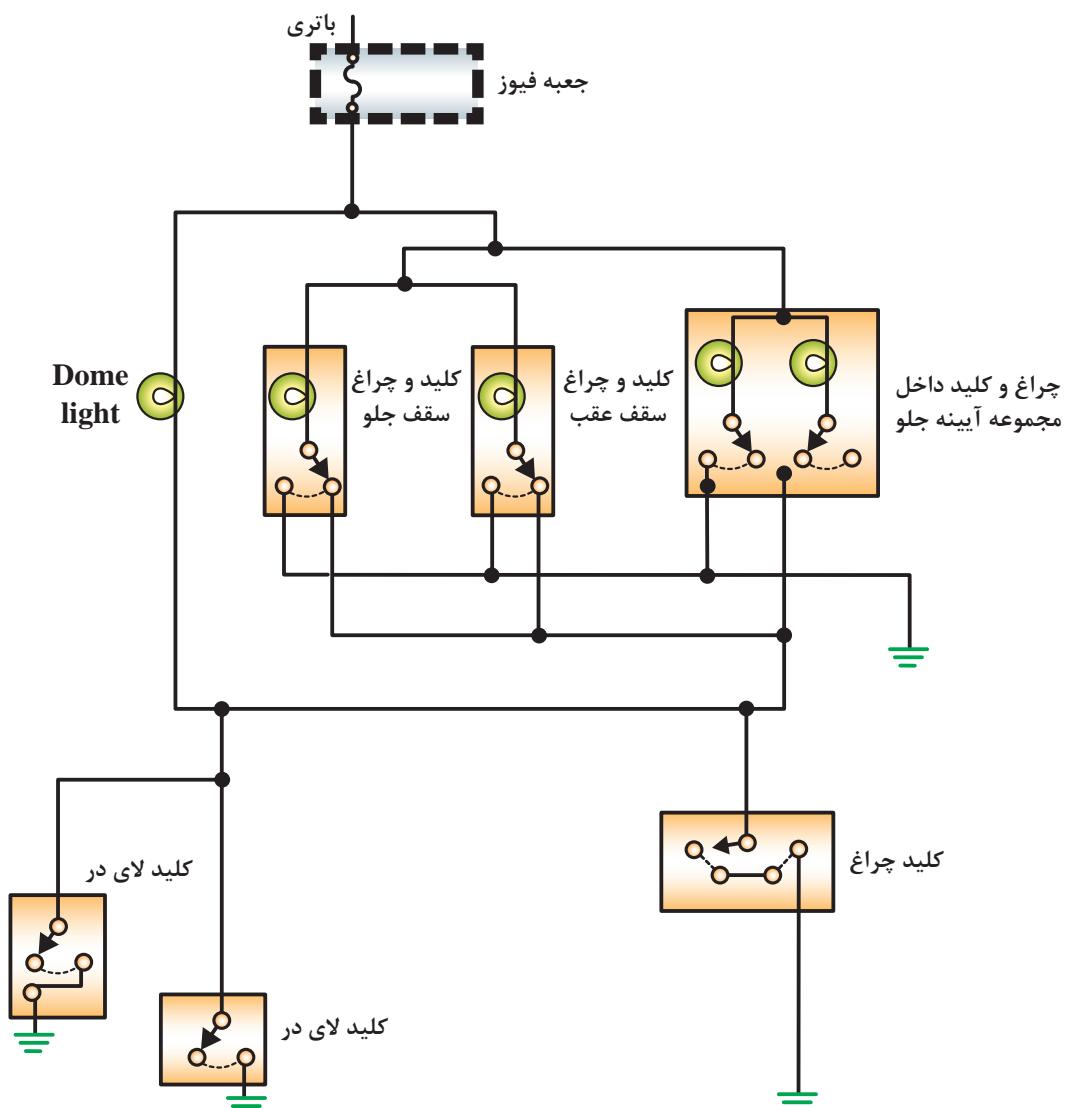

شکل ۲۵- عملکرد مدار ساده چراغ سقف

با توجه به اینکه بیشتر چراغ‌های سقفی و نقشه‌خوانی توسط واحدهای کنترل الکترونیکی داخل اتاق کنترل می‌شوند. قابلیت خاموش شدن تدریجی نور در آنها وجود دارد.

نکته



عملکرد مدار چراغ سقف و صندوق عقب در حالت ساده و تایمردار

فیلم






با توجه به فیلم آموزشی و شکل ۲۶، عملکرد مدار را در حالت دائم روشن (ساده) و باز شدن یک در (تایمردار) (با رنگ قرمز و سیاه) مشخص کنید و به سؤالات زیر پاسخ دهید.


۱ چراغ سقف و نقشه‌خوانی چه تفاوتی با هم دارند؟

۲ کلیدهای لای در، برق مثبت را کنترل می‌کنند یا منفی را؟

۳ اگر منفی مدار (اتصال بدنده) چراغ سقف قطع شود کدام حالت‌های آن از کار می‌افتد؟

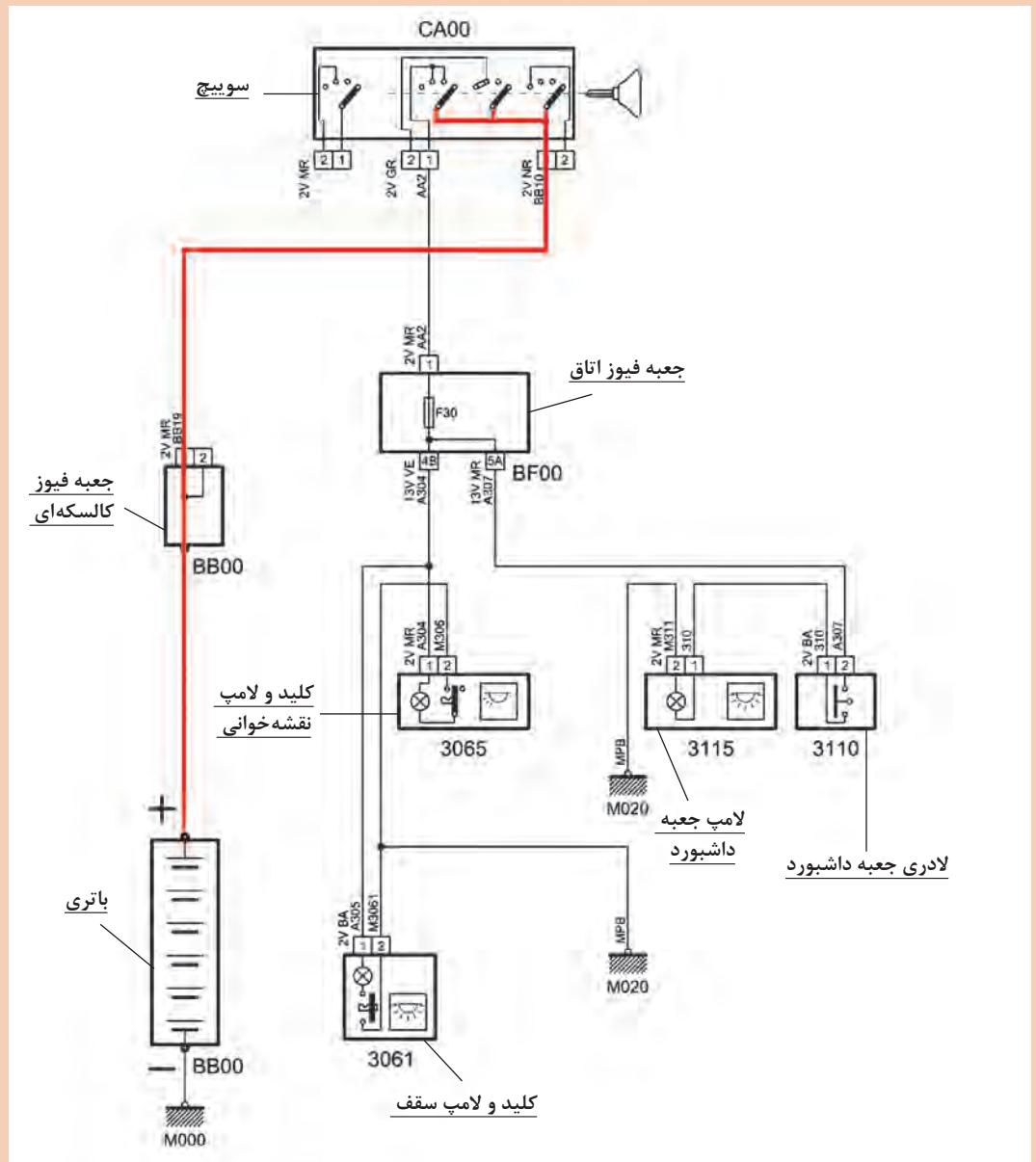


شکل ۲۶-الف) عملکرد مدار چراغ سقف ساده

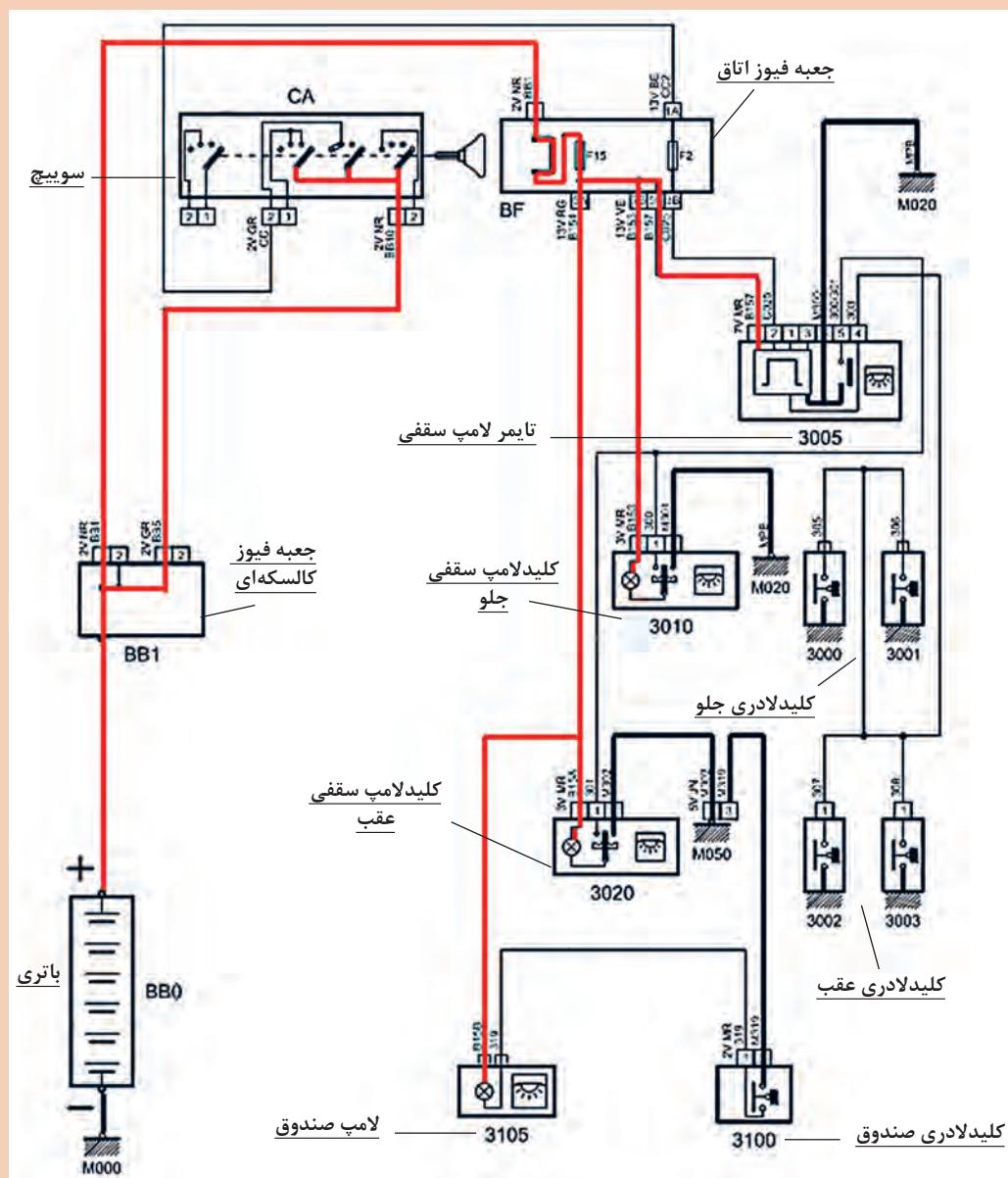


شکل ۲۶-ب) عملکرد مدار چراغ سقف تایмер دار

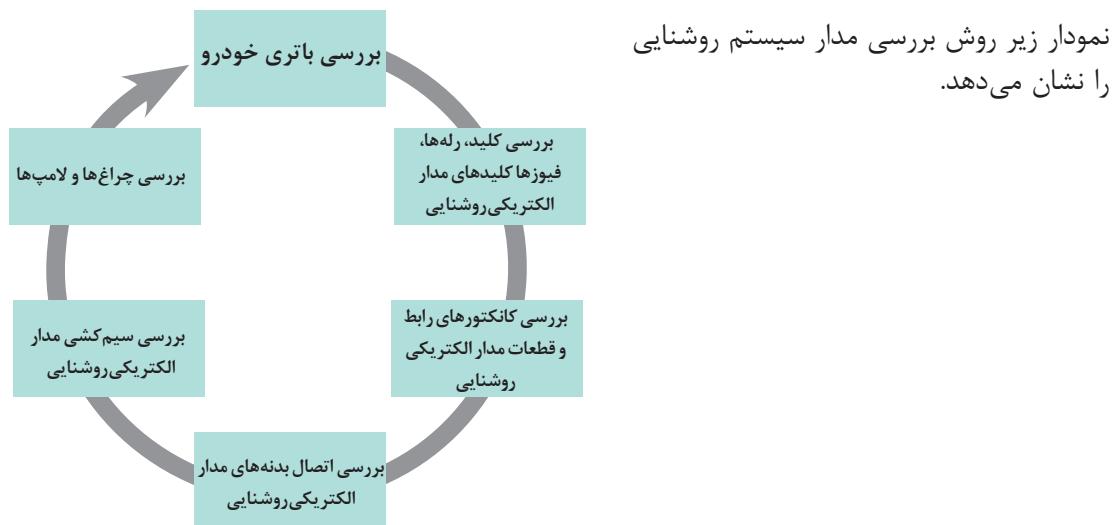عیب‌یابی و رفع عیب سیستم روشنایی بدون باز کردن اجزای آن




بررسی باتری، کلیدها، رله‌ها، فیوزها، سیم‌کشی‌ها و اتصالات بدنه به صورت کامل در پومند اول توضیح داده شده است، در اینجا به عنوان نمونه یک روش اندازه‌گیری ولتاژ مدار چراغ‌های بزرگ جلو نشان داده می‌شود. (شکل ۲۷)

نکته

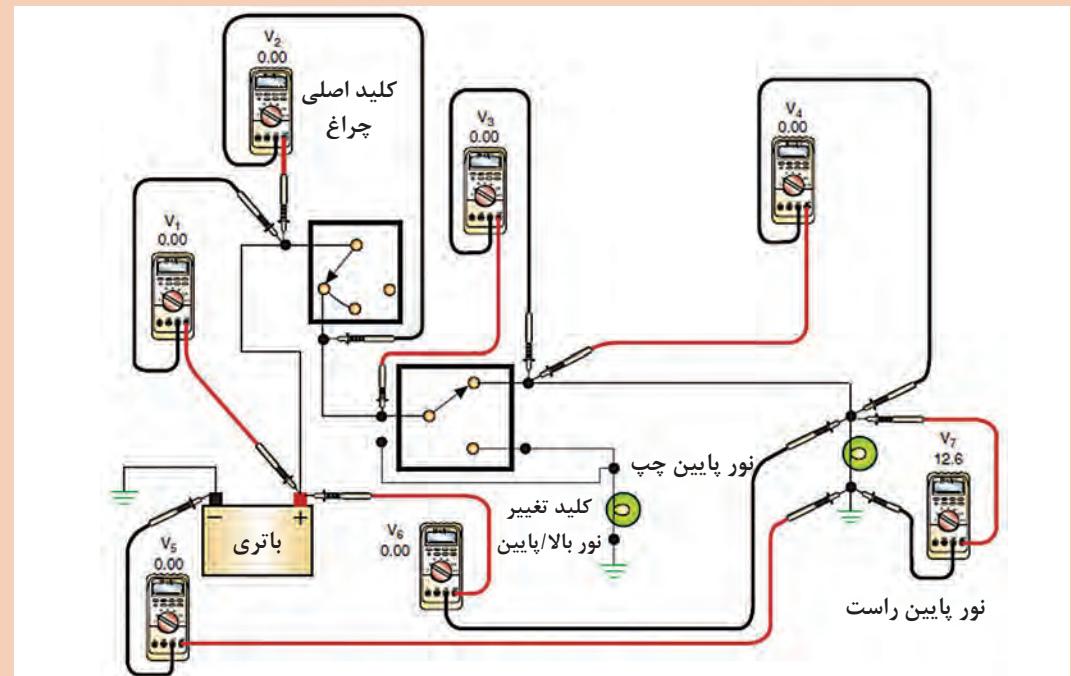

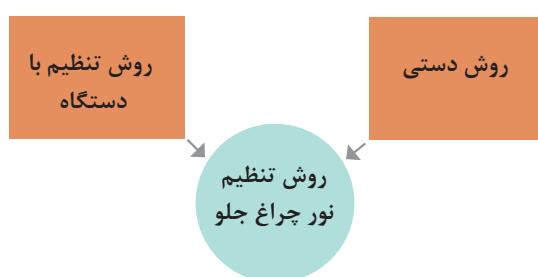شکل ۲۷- نقاط مهم و روش اندازه‌گیری ولتاژ در مدار



روش تنظیم نور چراغ‌های بزرگ: از چراغ‌های بزرگ جلوی خودرو برای روشن کردن مسیر حرکت و فضای جلوی راننده هنگام شب و تاریک بودن هوا استفاده می‌شود. تنظیم بودن چراغ‌های بزرگ جلو برای مشاهده موانع مسیر حرکت، تشخیص امتداد جاده و... حائز اهمیت است و همواره باید از صحت تابش نور چراغ‌ها اطمینان حاصل کرد.

عموماً به دو روش می‌توان چراغ جلوی خودرو را تنظیم کرد. نمودار بالا این دو روش را نشان می‌دهد.
روش تنظیم دستی: این روش نسبت به روش تنظیم با دستگاه دقیق‌تر و کامل‌تر است.

فیلم




بررسی نور چراغ جلو و تنظیم آن به روش دستی

کار کلاسی




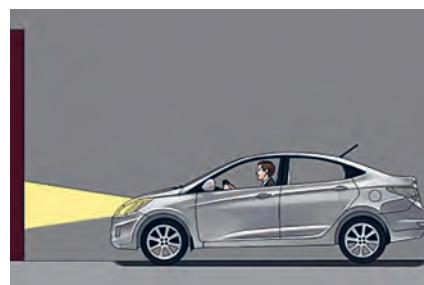پس از مشاهده فیلم و با راهنمایی هنرآموز، زیر نویس تصاویر شکل ۲۸ را که نکات مهم تنظیم نور چراغ جلو است کامل کنید.




-۲

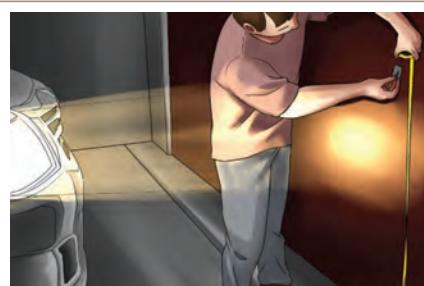۱- فشار باد تنظیم - باک نیمه پر - بار خودرو متعادل





-۴

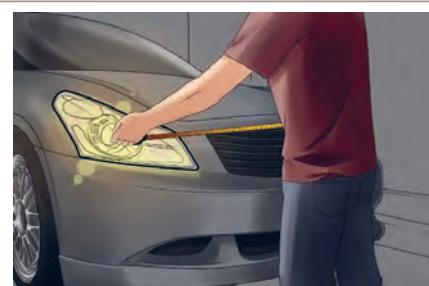



-۳

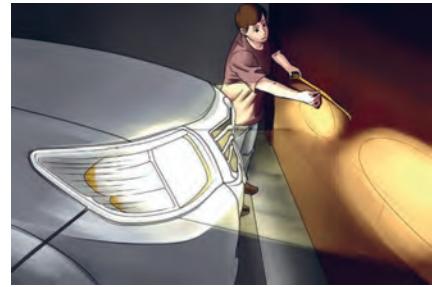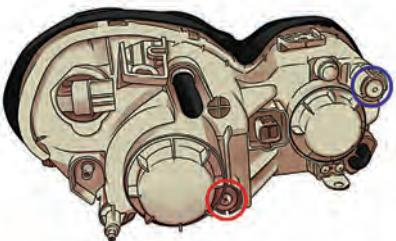شکل ۲۸- برخی نکات مهم تنظیم نور چراغ بزرگ به روش دستی



-۶

-۵

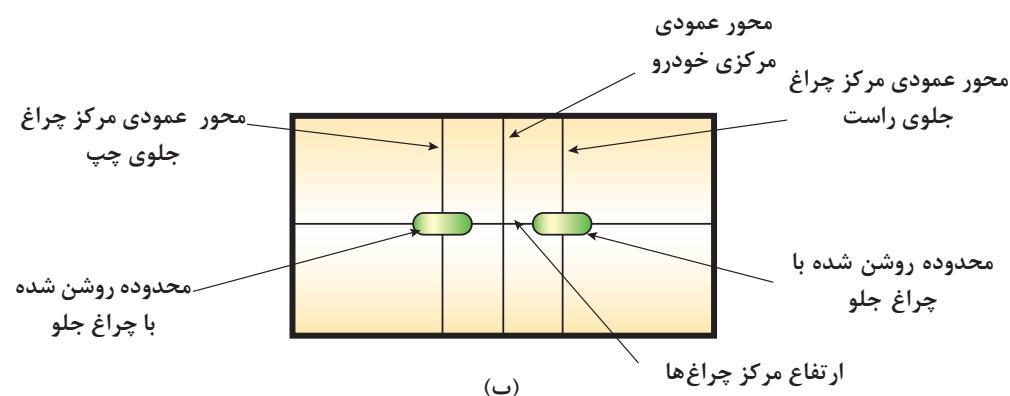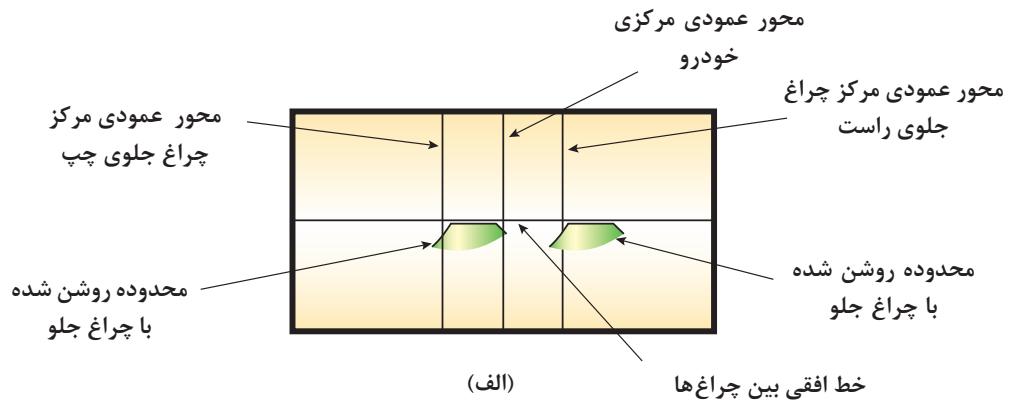

۷- خطوط مرجع مربوط به تنظیم نور پایین (الف) و نور بالا (ب)

ادامه شکل ۲۸- برخی نکات مهم تنظیم نور چراغ بزرگ به روش دستی



ب) تعمیرگاهی



الف) قابل حمل

شکل ۲۹- دستگاه تنظیم نور چراغ جلو

تنظیم نور چراغ‌های بزرگ جلو با کمک دستگاه: دستگاه‌های مختلفی برای تنظیم نور چراغ جلو وجود دارد متبادل ترین آنها در شکل ۲۹ دیده می‌شود.

فیلم



کار کلاسی




پس از مشاهده فیلم و با راهنمایی هنرآموز، زیرنویس تصاویر شکل ۳۰ را کامل کنید.



۲- تنظیم فاصله a و b براساس راهنمای کاربر دستگاه



-۱

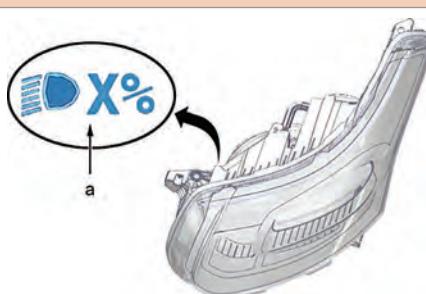

-۴

۳- الگوی استاندارد

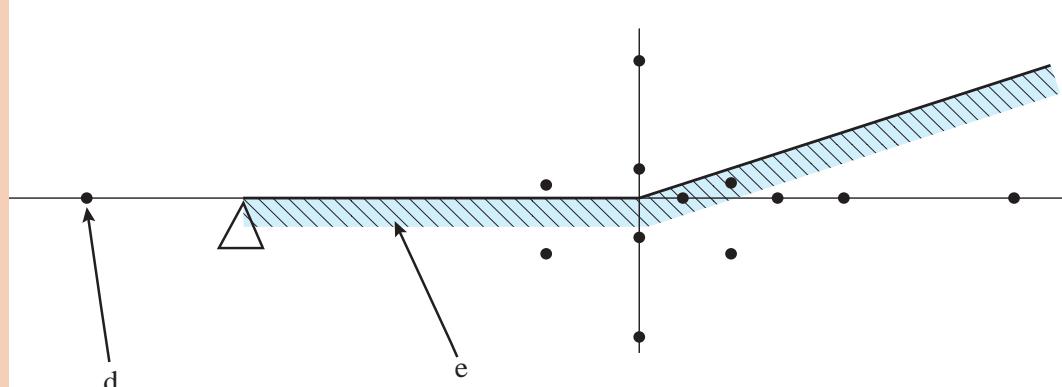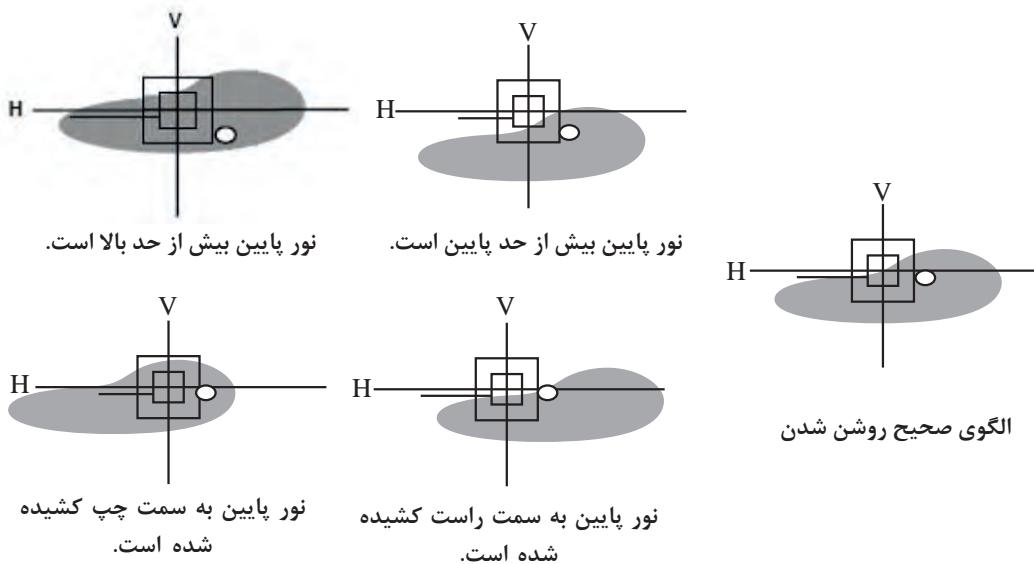
شکل ۳۰- نکات مهم تنظیم نور چراغ بزرگ توسط دستگاه



۵- راهنمای تنظیم

ادامه شکل ۳۰- نکات مهم تنظیم نور چراغ بزرگ توسط دستگاه

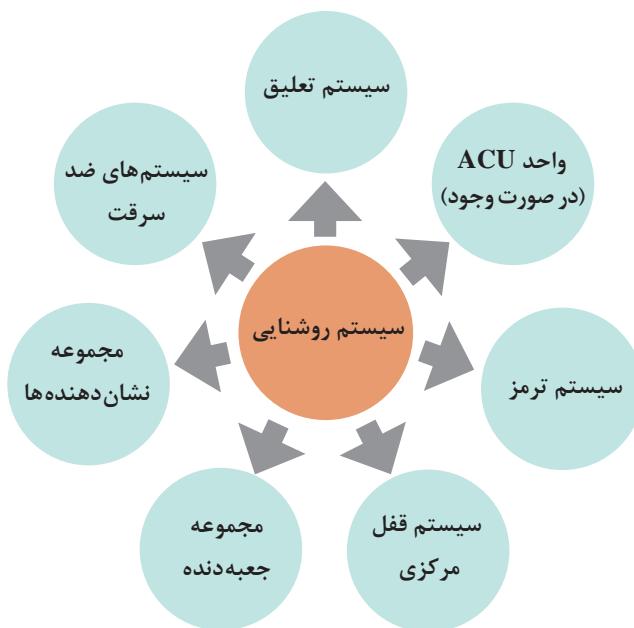ارتباط با سایر سیستم‌ها: نمودار زیر ارتباط سیستم روشنایی با سایر سیستم‌ها را نشان می‌دهد.



ابزار و تجهیزات: خودرو - جعبه ابزار مکانیکی، جعبه ابزار الکتریکی، لوازم یدکی، کتاب راهنمای تعمیرات، دستگاه تنظیم نور چراغ

- ۱ مدار چراغ‌های بزرگ جلوی خودروی موجود را بررسی کنید.
- ۲ مدار چراغ‌های کوچک جلوی خودروی موجود را بررسی کنید.
- ۳ مدار چراغ‌های راهنما و فلاشر جلوی خودروی موجود را بررسی کنید.
- ۴ مدار چراغ‌های دنده عقب و ترمز جلوی خودروی موجود را بررسی کنید.
- ۵ مدار چراغ‌های مه شکن جلو و عقب خودروی موجود را بررسی کنید.
- ۶ مدار چراغ‌های سقف و نقشه خودروی موجود را بررسی کنید.
- ۷ چک‌لیست تعمیرات را کامل کنید.
- ۸ چراغ جلوی خودرو را به روش دستی و با کمک دستگاه تنظیم کنید.

فعالیت
کارگاهی



استفاده از لوازم ایمنی شخصی و کارگاهی هنگام حضور در کارگاه الزامی است.

نکات ایمنی



روش باز کردن و بررسی و بستن اجزای مدار سیستم روشنایی

پس از اطمینان از ضرورت باز کردن اجزا از روی خودرو برای تکمیل فرایند تعمیرات، مطابق کتاب راهنمای تعمیرات خودرو اجزا را باز کنید.

باز کردن مجموعه کلید ترکیبی روشنایی

فیلم




روش باز کردن دسته چراغ از روی فرمان



کار گلاسی



پس از مشاهده فیلم آموزشی و با راهنمایی هنرآموز، زیرنویس تصاویر شکل ۳۱ را کامل کنید.

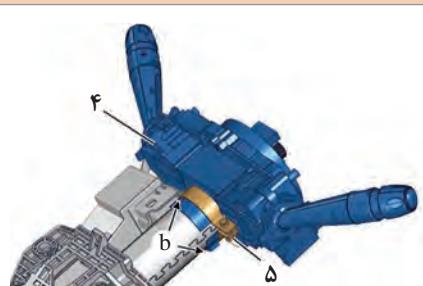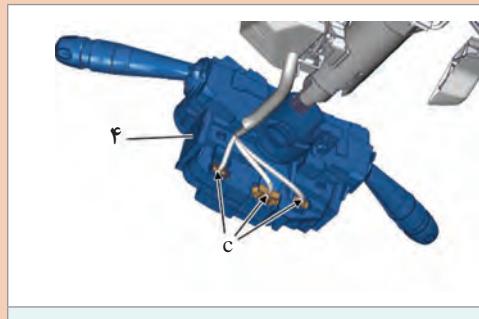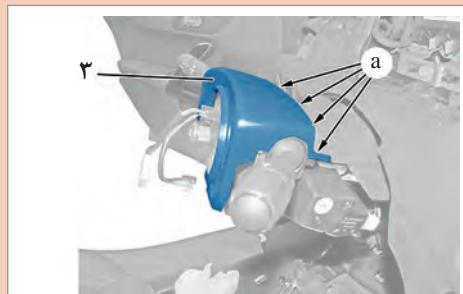

شکل ۳۱- نکات مهم باز کردن و بستن مجموعه کلید ترکیبی روشنایی

نکته

برای بررسی کانکتورها حتماً به مدار خودروی موردنظر مراجعه شود.




روش باز کردن مجموعه چراغ جلو

فیلم

روش باز کردن، تعمیر و بستن مجموعه چراغ جلو



کار کلاسی

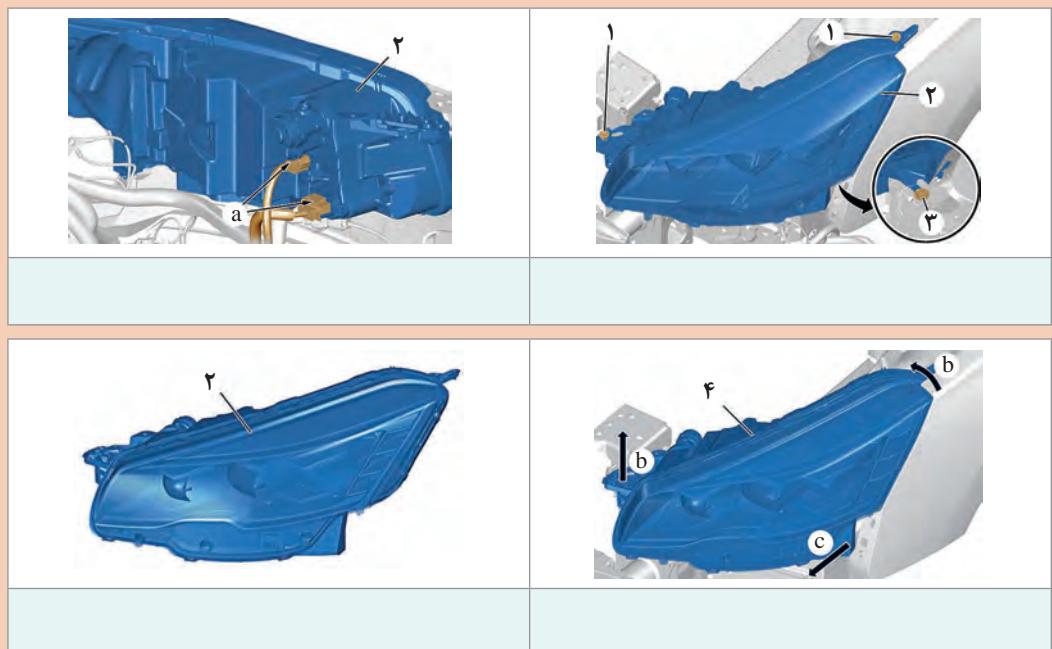

شکل ۳۲- نکات مهم باز کردن، تعمیر و بستن مجموعه چراغ جلو (یکپارچه)



شکل ۳۳- نکات مهم باز کردن، تعمیر و بستن مجموعه چراغ جلو (ساده)



۶- توجه به جهت قرار گرفتن

۵- تمیز کردن کانکتور

ادامه شکل ۳۳- نکات مهم باز کردن، تعمیر و بستن مجموعه چراغ جلو (ساده)

روش باز کردن مجموعه چراغ عقب

فیلم




کار کلاسی





روش باز کردن، تعمیر و بستن مجموعه چراغ عقب

با توجه به فیلم آموزشی زیرنویس تصاویر شکل ۳۴ را کامل کنید.

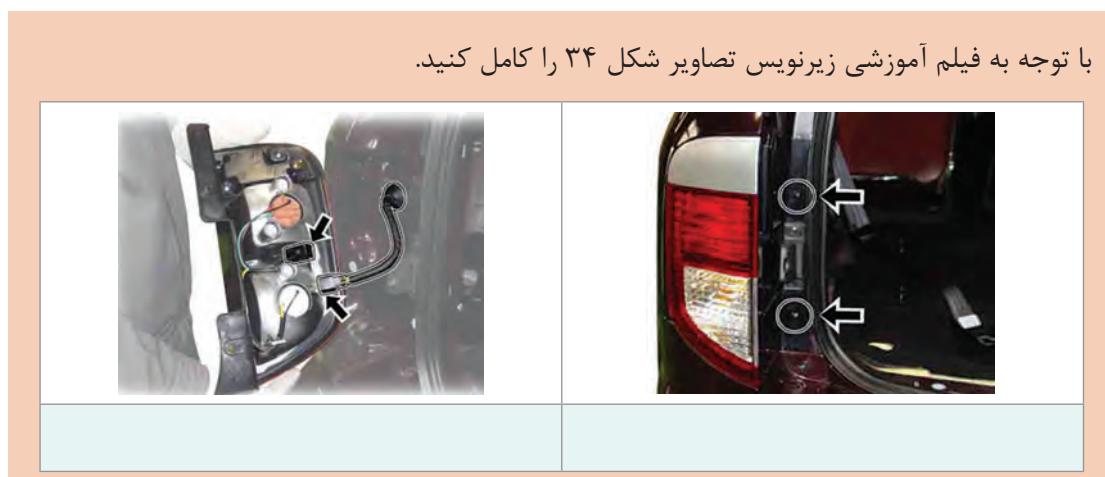


شکل ۳۴- نکات مهم باز کردن، تعمیر و بستن مجموعه چراغ عقب

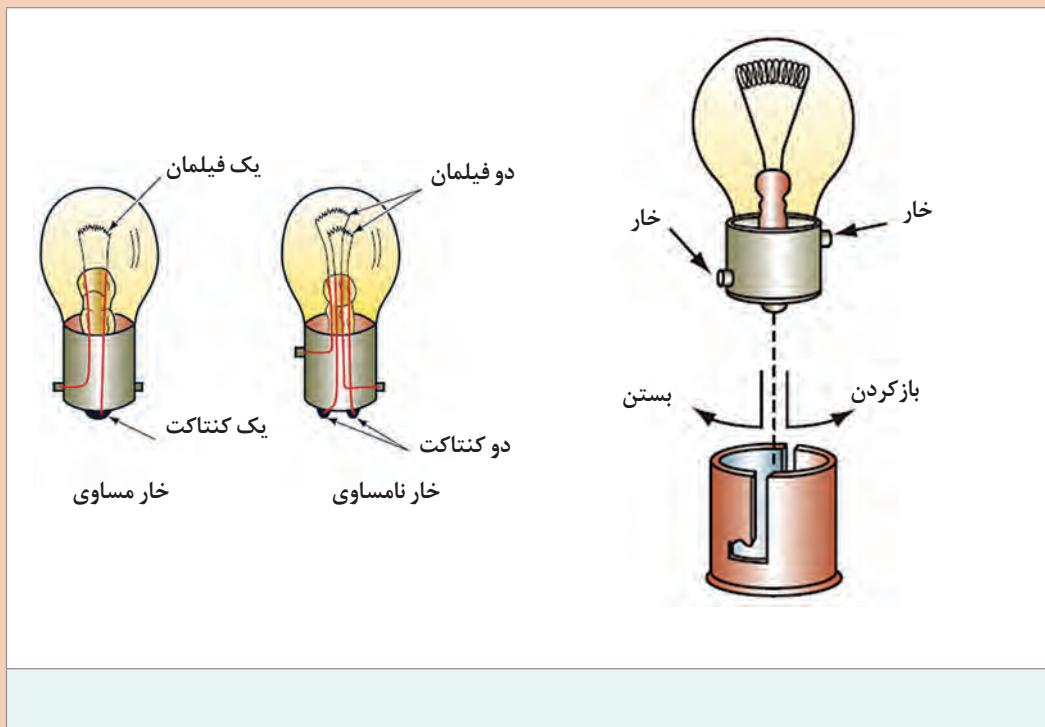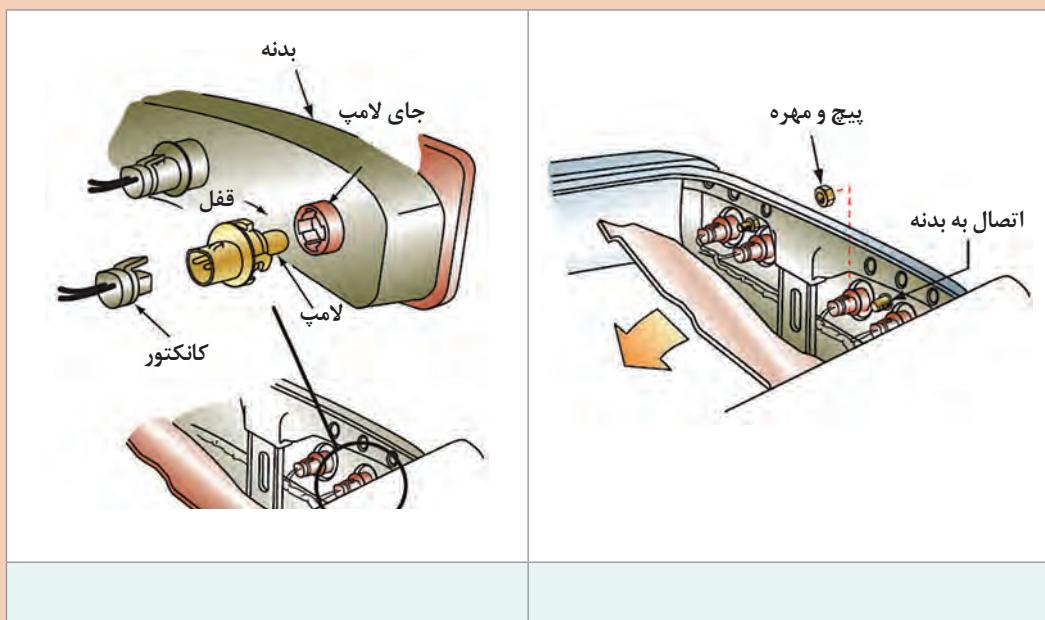پودمان چهارم: تعمیر سیستم روشنایی خودروسواری



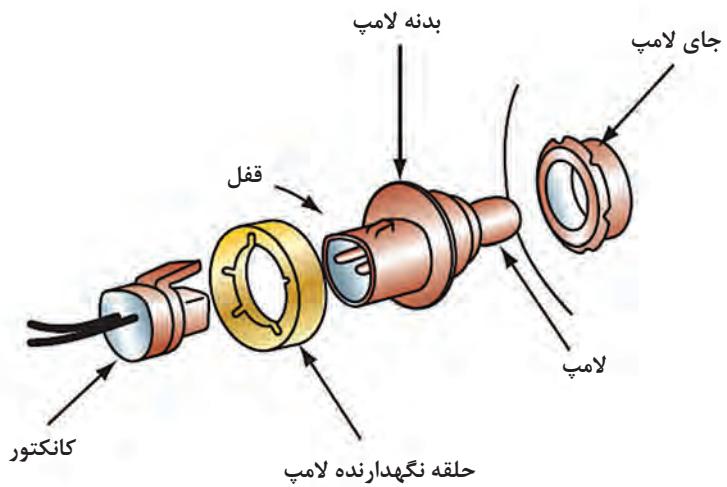ادامه شکل ۳۴- نکات مهم باز کردن، تعمیر و بستن مجموعه چراغ عقب



ادامه شکل ۳۴- نکات مهم باز کردن، تعمیر و بستن مجموعه چراغ عقب

روش باز کردن، تعمیر و بستن چراغ پلاک

فیلم

روش باز کردن، تعمیر و بستن مجموعه چراغ پلاک



کار کلاسی



با توجه به فیلم آموزشی، زیرنویس تصاویر شکل ۳۵ را کامل کنید.



شکل ۳۵- روش باز کردن و بستن چراغ پلاک

باز کردن، رفع عیب و بستن مجموعه روشنایی خودرو

فعالیت
کارگاهی



ابزار و تجهیزات: خودرو - جعبه ابزار مکانیکی - جعبه ابزار الکتریکی - لوازم یدکی - دستگاه تنظیم چراغ - کتاب راهنمای تعمیرات - اهم متر - تست لامپ

۱ مجموعه چراغ‌های جلو را از روی خودرو باز کرده و پس از بررسی و تعویض اجزای آن، دوباره روی خودرو بیندید.

۲ مجموعه چراغ‌های عقب را از روی خودرو باز کرده و پس از بررسی و تعویض اجزای آن، دوباره روی خودرو بیندید.

۳ مجموعه چراغ‌های سقف و درها را از روی خودرو باز کرده و پس از بررسی و تعویض اجزای آن، دوباره روی خودرو بیندید.

۴ مجموعه چراغ‌های راهنمای را از روی خودرو باز کرده و پس از بررسی و تعویض اجزای آن، دوباره روی خودرو بیندید.

۵ چراغ سوم ترمز را از روی خودرو باز کرده و پس از بررسی و تعویض اجزای آن، دوباره روی خودرو بیندید.

نکات ایمنی



استفاده از لوازم ایمنی شخصی و کارگاهی هنگام حضور در کارگاه الزامی است.

قبل از باز کردن و بستن اجزای مختلف، اتصال منفی باتری را جدا کنید.

ارزشیابی شایستگی تعمیر سیستم روشنایی خودرو

شرح کار:

- ۱ بررسی چراغ‌های بزرگ جلو به وسیله دستگاه (ارتفاع، جهت تابش و قدرت تابش)
- ۲ بررسی مدار الکتریکی چراغ‌های بزرگ جلو
- ۳ تکمیل چک‌لیست اطلاعات تعمیر چراغ‌های جلو
- ۴ تعمیر سیستم چراغ‌های بزرگ جلو (باز کردن، تعویض، بستن و تنظیم)
- ۵ بررسی صحت عملکرد سیستم راهنمای فلاشر
- ۶ تکمیل چک‌لیست اطلاعات تعمیر راهنمای فلاشر
- ۷ تعمیر سیستم راهنمای فلاشر (باز کردن، تعویض، بستن و بررسی نهایی)
- ۸ عیب‌یابی و کنترل سیستم روشنایی (چراغ خطر، ترمز و دندن عقب و...)
- ۹ تکمیل چک‌لیست اطلاعات تعمیر سیستم روشنایی
- ۱۰ تعمیر سیستم روشنایی (باز کردن، تعویض، بستن، تنظیم و بررسی نهایی)

استاندارد عملکرد:

با استفاده از تجهیزات لازم و راهنمای تعمیرات سیستم روشنایی خودرو، ضمن بررسی و آزمایش‌های سیستم روشنایی، عیب‌یابی و رفع عیب انواع سیستم روشنایی خودروهای سواری موجود را انجام دهد.

شخص‌ها:

مشاهده روند بررسی چراغ‌های بزرگ جلو به وسیله دستگاه مطابق دستورالعمل، مشاهده روش بررسی مدار الکتریکی چراغ‌های بزرگ جلو، مشاهده چک‌لیست تکمیل شده تعمیرات چراغ‌های جلو، بررسی روند تعمیر سیستم چراغ‌های بزرگ جلو مطابق دستورالعمل، مشاهده رویه کنترل و بررسی عملکرد سیستم راهنمای فلاشر مطابق دستورالعمل، مشاهده چک‌لیست تعمیرات سیستم راهنمای فلاشر، بررسی روند تعمیر سیستم راهنمای فلاشر مطابق دستورالعمل، مشاهده روند عیب‌یابی و بررسی سیستم روشنایی مطابق دستورالعمل، مشاهده چک‌لیست تکمیل شده سیستم روشنایی، بررسی روند تعمیر سیستم روشنایی مطابق دستورالعمل

شرایط انجام کار:

کارگاه - زمان ۱۴۰ دقیقه - خودرو - دستگاه عیب‌یاب - آوامتر - جعبه ابزار مکانیکی - ابزار مخصوص - تجهیزات لحیم کاری - یدکی سیستم روشنایی - تست لامپ - دستگاه آزمایش الکتریکی مدار - دستگاه چراغ‌های بزرگ جلو - کتاب راهنمای تعمیرات

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی	نمره هنرجو
۱	بررسی سیستم روشنایی	۲	
۲	تعمیر سیستم روشنایی	۱	
۳	بستن و بررسی نهایی بستن مجموعه روشنایی	۲	
	شاخص‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:	۲	
	با استفاده از لوازم ایمنی کار و رعایت نکات زیست محیطی و با کاربرد تفکر نقادانه و در نظر گرفتن خطرات در فرایند انجام کار، اقدام به عیب‌یابی و رفع عیب سیستم روشنایی خودرو کنید.		
	میانگین نمرات	*	

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی ۲ می‌باشد.