

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرْجَهُمْ



سیستم‌های انحراف، لامپ تصویر و عیب‌یابی کلی تلویزیون رنگی (جلد اول)

پایه دوازدهم

دوره دوم متوسطه

شاخه کارداش

زمینه صنعت

گروه تحصیلی برق و رایانه

رشته مهارتی : سیستم‌های صوتی و تصویری

نام استاندارد مهارتی مبنا : تعمیر کار تلویزیون رنگی

کد استاندارد متولی : ۸-۵۴/۲۳/۱/۳

عنوان و نام پدیدآور

: سیستم‌های انحراف، لامپ تصویر و عیب‌یابی کلی تلویزیون رنگی [کتاب‌های درسی] [۳۱۲۱۶۳] [۳۱۲۱۶۳] / شاخه کارداش، زمینه : صنعت، گروه تحصیلی : برق و رایانه، رشته مهارتی : سیستم‌های صوتی و تصویری / مؤلف : شهرام نصیری سوادکوهی؛ برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تألیف دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش.

مشخصات نشر

: تهران : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.

مشخصات ظاهري

: ۲ ج. : مصور (رنگی)

شابک

: ۹۶۴-۰۵۱۲۷۲-۹

وضعیت فهرست‌نویسی

: فیبا

یادداشت

: کتابنامه

موضوع

: ۱- تلویزیون رنگی، ۲- تلویزیون رنگی، ۳- تلویزیون رنگی - گیرنده‌ها، ۴- تلویزیون رنگی - مدارها، ۵- تلویزیون رنگی - نگهداری و تعمیر.

شناسه افزوده

: الف - شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران. ب - سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی. ج - دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش.

رددبندی کنگره

: ۱۳۹۲/۶۶۷۰ TK

رددبندی دیوبی

: ۶۲۱/۲۸۸۰۴

شماره کتاب‌شناسی ملی

: ۳۱۲۲۲۸۱





وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

سیستم های انحراف، لامپ تصویر و عیوب‌بایی کلی تلویزیون رنگی (جلد اول) - ۳۱۲۱۶۳

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش

شهرام نصیری سواد کوهی (مؤلف) - سید محمود صمومی (ویراستار فنی) - ماهدخت عقیقی (ویراستار ادبی)
اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

معصومه چهره‌آرایی‌بازاری (صفحه‌آرا) - محمد حسن معماری (طرح جلد) - عباس رخوند (عکاس)

تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن: ۰۹۱۱۶۱-۸۸۸۳، دورنگار: ۰۹۲۶، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وب سایت: www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir


ناشر: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران- کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج- خیابان ۶۱ (داروپخش)

تلفن: ۰۹۱۶۱-۴۴۹۸۵۱۶۰، دورنگار: ۰۹۸۵۱۶۰، صندوق پستی: ۱۳۹-۳۷۵۱۵

چاپخانه: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

سال انتشار و نوبت چاپ: چاپ چهارم ۱۴۰۰

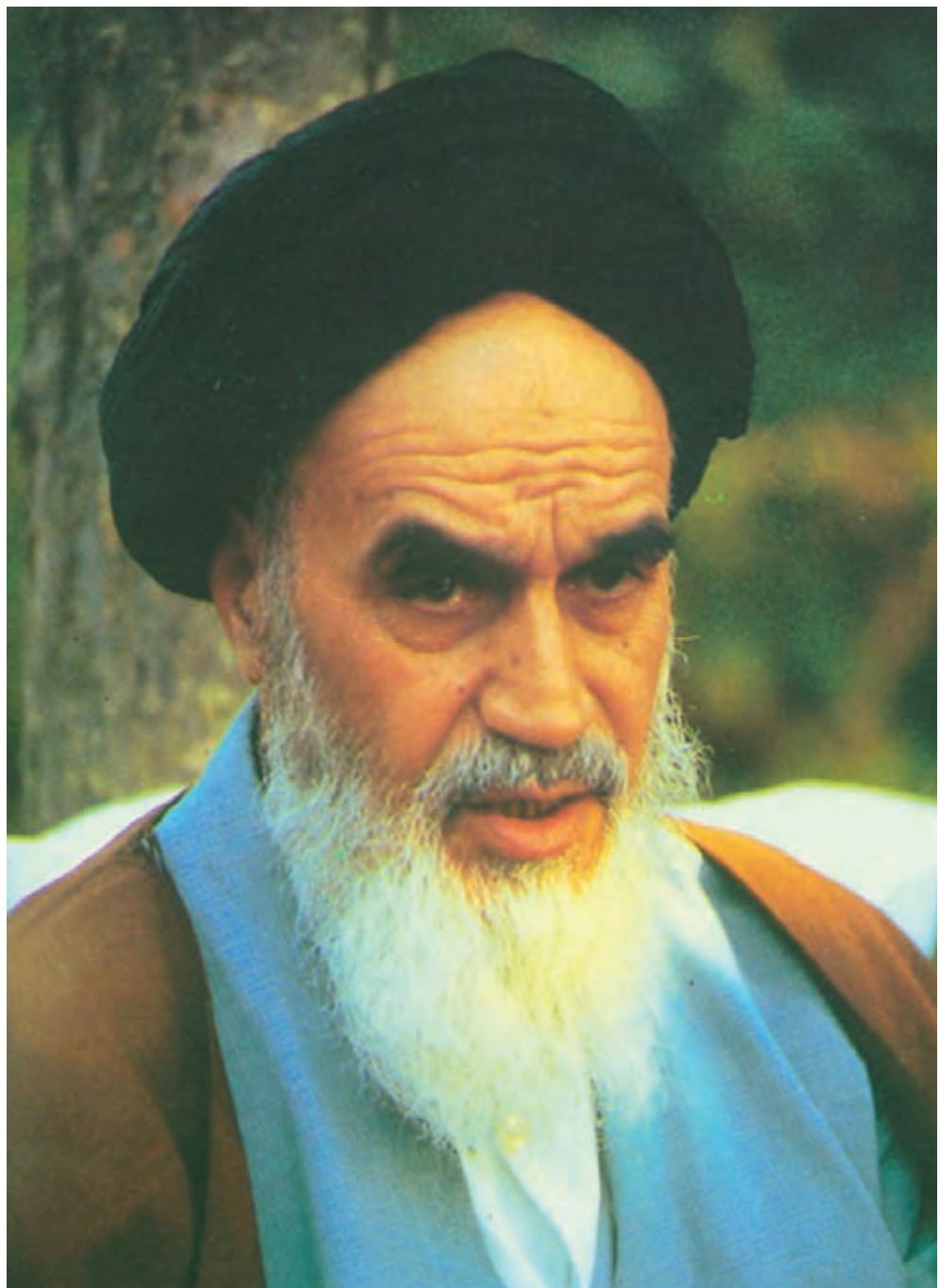کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نفاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.



شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آید و احتیاجات کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل نباشید و از اتکای به اجانب پرهیزید.
امام خمینی «قدس سرّه»

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز :

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی

تهران - صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و

حرفه‌ای و کاردانش، ارسال فرمایند.

info@tvoccd.sch.ir

پیام‌نگار (ایمیل)

www.tvoccd.sch.ir

وب‌گاه (وب‌سایت)

مقدمه‌ای بر چگونگی برنامه‌ریزی کتاب‌های پوダメنی

برنامه‌ریزی تأثیر «پوダメن‌های مهارت» یا «کتاب‌های تخصصی شاخه‌ی کارداش» بر مبنای استانداردهای کتاب «مجموعه برنامه‌های درسی رشته‌های مهارتی شاخه‌ی کارداش، مجموعه ششم» صورت گرفته است. براین اساس ابتدا توانایی‌های هم خانواده (Harmonic Power) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. سپس مجموعه مهارت‌های هم خانواده به صورت واحدهای کار تحت عنوان (Unit) دسته‌بندی می‌شوند. در نهایت واحدهای کار هم خانواده با هم مجدداً دسته‌بندی شده و پوダメن مهارتی (Module) را شکل می‌دهند.

دسته‌بندی «توانایی‌ها» و «واحدهای کار» توسط کمیسیون‌های تخصصی با یک نگرش علمی انجام شده است به گونه‌ای که یک سیستم پویا بر برنامه‌ریزی و تأثیر پوダメن‌های مهارت نظارت دائمی دارد.

به منظور آشنایی هر چه بیشتر مریبان، هنرآموزان و هنرجویان شاخه‌ی کارداش و سایر علاوه‌مندان و دست‌اندرکاران آموزش‌های مهارتی با روش تدوین، «پوダメن‌های مهارت»، توصیه می‌شود الگوهای ارائه شده در نمون برگ‌های شماره (۱)، (۲) و (۳) مورد بررسی قرار گیرد. در ارائه دسته‌بندی‌ها، زمان مورد نیاز برای آموزش آن‌ها نیز تعیین می‌گردد، با روش مذکور یک «پوダメن» به عنوان کتاب درسی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش در «شاخه‌ی کارداش» چاپ سپاری می‌شود.

به طور کلی هر استاندارد مهارت به تعدادی پوダメن مهارت (M_1 و M_2 و ...) و هر پوダメن نیز به تعدادی واحد کار (U_1 و U_2 و ...) و هر واحد کار نیز به تعدادی توانایی ویژه (P_1 و P_2 و ...) تقسیم می‌شوند. نمون برگ شماره (۱) برای دسته‌بندی توانایی‌ها به کار می‌رود. در این نمون برگ مشاهده می‌کنیم که در هر واحد کار چه نوع توانایی‌هایی وجود دارد. در نمون برگ شماره (۲) واحدهای کار مرتبط با پوダメن و در نمون برگ شماره (۳) اطلاعات کامل مربوط به هر پوダメن درج شده است. بدیهی است هنرآموزان و هنرجویان ارجمند شاخه کارداش و کلیه عزیزانی که در امر توسعه آموزش‌های مهارتی فعالیت دارند، می‌توانند ما را در غنای کیفی پوダメن‌ها که برای توسعه آموزش‌های مهارتی تدوین شده است رهنمون و یاور باشند.

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر تأثیر کتاب‌های درسی

فنی و حرفه‌ای و کارداش

مقدمه

کتاب حاضر که تحت عنوان سیستم‌های انحراف و لامپ تصویر در دو جلد تدوین شده چگونگی عملکرد مدارهای سیستم‌های انحراف افقی و عمودی تلویزیون رنگی جدید را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.

جلد دوم کتاب به ساختمان و عملکرد لامپ تصویر تلویزیون رنگی اختصاص یافته است. در فصل‌های کتاب، دستورهای لازم جهت اندازه‌گیری ولتاژها و رسم سیگنال‌های نقاط مختلف تلویزیون آورده شده است. با این روش ابتدا با ولتاژها و سیگنال‌های مدارهای یک تلویزیون سالم آشنا می‌شوید سپس در فصل آخر در جلد دوم کتاب با عیب‌گذاری روی دستگاه تلویزیون، شیوه‌های عیب‌یابی، تعمیر و تنظیم کلی یک تلویزیون رنگی را مورد تمرین قرار می‌دهید.

از آنجایی که هر فعالیت علمی کامل و ایده‌آل نیست این کتاب نیز دارای نواقص و کاستی‌هایی است: راهنمایی‌ها و انتقادهای سازنده خواهند گان محترم می‌تواند موجب بهبود کیفیت کتاب در چاپ‌های بعدی شود. در خاتمه از آقای مهندس سید محمود صموطی کارشناس مسئول دفتر برنامه‌ریزی و تألیف، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کارداش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش که ضمن ویرایش فنی، راهنمایی‌های لازم را در بهبود کیفی کتاب نموده‌اند و نیز اعضای کمیسیون تخصصی رشته‌ی الکترونیک کارداش دفتر برنامه‌ریزی و تألیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، آقای علی علی‌مددی، خانم مهندس مهین ظریفیان جولایی، خانم مهندس فرشته داودی لعل‌آبادی و خانم سهیلا ذوالقاری صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نمایم.

مؤلف

فهرست مطالب

عنوان	
مقدمه	
بخش اول : سیستم های انحراف	۱
فصل اول : سیستم های انحراف افقی	۲
پیش آزمون (۱)	۳
۱- سیستم افقی در تلویزیون رنگی	۵
۲- نوسان ساز افقی	۶
۳- نوسان ساز افقی در تلویزیون گردوندیک مدل CUC	۱۱
۴- کار عملی	۲۱
۵- خروجی افقی	۲۸
۶- مدار مرور و برگشت افقی با استفاده از تریستور	۲۹
۷- خروجی افقی در تلویزیون گردوندیک مدل CUC ۴۴۰۰	۳۱
۸- مدار تهیه‌ی ولتاژ زیاد EHV	۴۴
۹- مدار حذف نقطه	۴۸
۱۰- محافظت از قسمت خروجی افقی	۵۱
۱۱- ثبیت ولتاژ خیلی زیاد	۵۲
۱۲- کار عملی	۵۳
۱۳- خودآزمایی	۶۶
۱۴- آزمون پایانی (۱)	۶۸
فصل دوم : سیستم انحراف عمودی	۶۹
پیش آزمون (۲)	۷۰
۱- سیستم عمودی در تلویزیون رنگی	۷۲
۲- نوسان ساز عمودی	۷۲
۳- ترانزیستور UJT	۷۳
۴- اسیلاتور UJT	۷۴
۵- مدار نوسان ساز UJT در یک تلویزیون رنگی	۷۵
۶- نوسان ساز عمودی در تلویزیون گردوندیک مدل CUC ۴۴۰۰	۸۰
۷- خروجی عمودی در تلویزیون گردوندیک مدل CUC	۸۳
۸- کنترل کنده‌ها در بخش عمودی	۹۰
۹- خطای بالشتکی	۹۲
۱۰- کار عملی	۹۶
۱۱- خودآزمایی	۱۰۹
۱۲- آزمون پایانی (۲)	۱۱۱
پاسخ پیش آزمون (۱) بخش اول	۱۱۳
پاسخ پیش آزمون (۲) بخش اول	۱۱۴
فهرست منابع و مأخذ	۱۲۰

هدف کلی پودمان

بررسی و تشریح عملکرد مدارهای بخش افقی و عمودی و لامپ تصویر تلویزیون رنگی و نحوه عیب‌یابی،
تعمیر و تنظیم آن.

ساعت			عنوان	شماره توانایی	توانایی کار	شماره فصل	شماره بخش
جمع	عملی	نظری					
۲۵	۲۵	۱۰	سیستم انحراف افقی	۱۰	U۶	۱	۱
۱۸	۸	۱۰	سیستم انحراف عمودی	۱۱	U۶	۲	
۱۵	۵	۱۰	لامپ تصویر	۳	U۸	۱	۲
۲۸	۲۲	۶	تعمیر و تنظیم کلی تلویزیون	۱۳	U۱۰	۲	
۹۶	۶۰	۳۶	جمع کل				

بخش اول


سیستم‌های انحراف

هدف کلی

مدارهای انحراف افقی و قائم تلویزیون رنگی

فصل اول

سیستم انحراف افقی

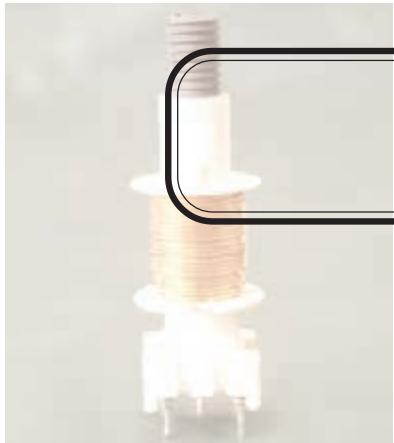

هدف کلی

مدارهای انحراف افقی تلویزیون رنگی



هدفهای رفتاری: فرآگیر پس از پایان این فصل قادر خواهد بود:

- ۱- کار کلی سیستم افقی در تلویزیون را شرح دهد.
- ۲- انواع نوسان ساز افقی را تشریح کند.
- ۳- انواع مدار خروجی افقی را شرح دهد.
- ۴- مدار مرور افقی با تریستور را توضیح دهد.
- ۵- کار مدار خروجی افقی را در یک تلویزیون مدرن تشریح کند.
- ۶- مدار تهیه ولتاژ زیاد (EHV) را توضیح دهد.
- ۷- مدار حذف نقطه را تشریح کند.
- ۸- مدار محافظت از قسمت خروجی افقی را شرح دهد.
- ۹- مدار تثبیت ولتاژ زیاد را شرح دهد.
- ۱۰- سیستم افقی یک تلویزیون مدرن را عیب یابی، تعمیر و تنظیم کند.



ساعت آموزش

جمع	عملی	نظری
۳۵	۲۵	۱۰



نکته مهم: قابل توجه کلیه همکاران محترم

در این کتاب به بررسی مختصری از شاسی ۶۲۰۰ گروندیک و بررسی کامل شاسی CUC ۴۴۰۰ پرداخته ایم.
چنانچه در سطح کارگاه شاسی های دیگری وجود دارد، با توجه به اطلاعات مندرج در این کتاب و نقشه های شاسی موجود، مدار شاسی موجود را تحلیل کنید.


پیش آزمون (۱)


- ۱- در یک تلویزیون فرکانس نوسان ساز افقی کدام است؟
 ۱) ۵۰ هرتز ۲) ۱۵۶۲۵ هرتز ۳) ۵/۵ مگاهرتز
 ۴) ۴۵۵ کیلوهرتز ۵) تلویزیون سیاه و سفید را رسم کنید.
- ۲- بلوک دیاگرام بخش افقی یک تلویزیون سیاه و سفید را رسم کنید.
- ۳- اگر سیم پیچ های انحراف افقی قطع شوند وضعیت رستر چگونه است؟ با رسم شکل شرح دهید.
- ۴- اگر ترانسفورماتور EHV معیوب شود وضعیت صوت و تصویر چگونه است؟ شرح دهید.
- ۵- در یک گیرنده تلویزیون، تصویر به صورت شکل الف درآمده است. عیب به کدام قسمت تلویزیون مربوط می شود؟
 ۱) برد RGB ۲) برد IF ۳) برد کناره های عرضی ۴) برد عمودی



شكل الف

- ۶- نوسان ساز افقی تلویزیون گروندیک مدل CUC در کدام مدول قرار دارد؟ نام ببرید.
 با توجه به شکل ب به سوال های ۷ تا ۱۰ پاسخ دهید.
- ۷- ولتاژ تغذیه DC کلکتور ترانزیستور T572 چند ولت است؟
 ۱) ۲۵۰ ولت ۲) ۵۰۰ ولت ۳) ۱۰۰۰ ولت
- ۸- شکل موج پایه F ترانسفورماتور ولتاژ زیاد را رسم کنید. از این موج برای چه منظوری استفاده می شود؟
 ۹- ترانزیستور در مدار حذف نقطه و ترانزیستور در مدار حفاظت از لامپ تصویر قرار دارد.
- ۱۰- ولتاژ تهیه شده در مدار حذف نقطه در تلویزیون رنگی گروندیک مدل CUC به کدام الکترود لامپ تصویر اعمال می شود؟

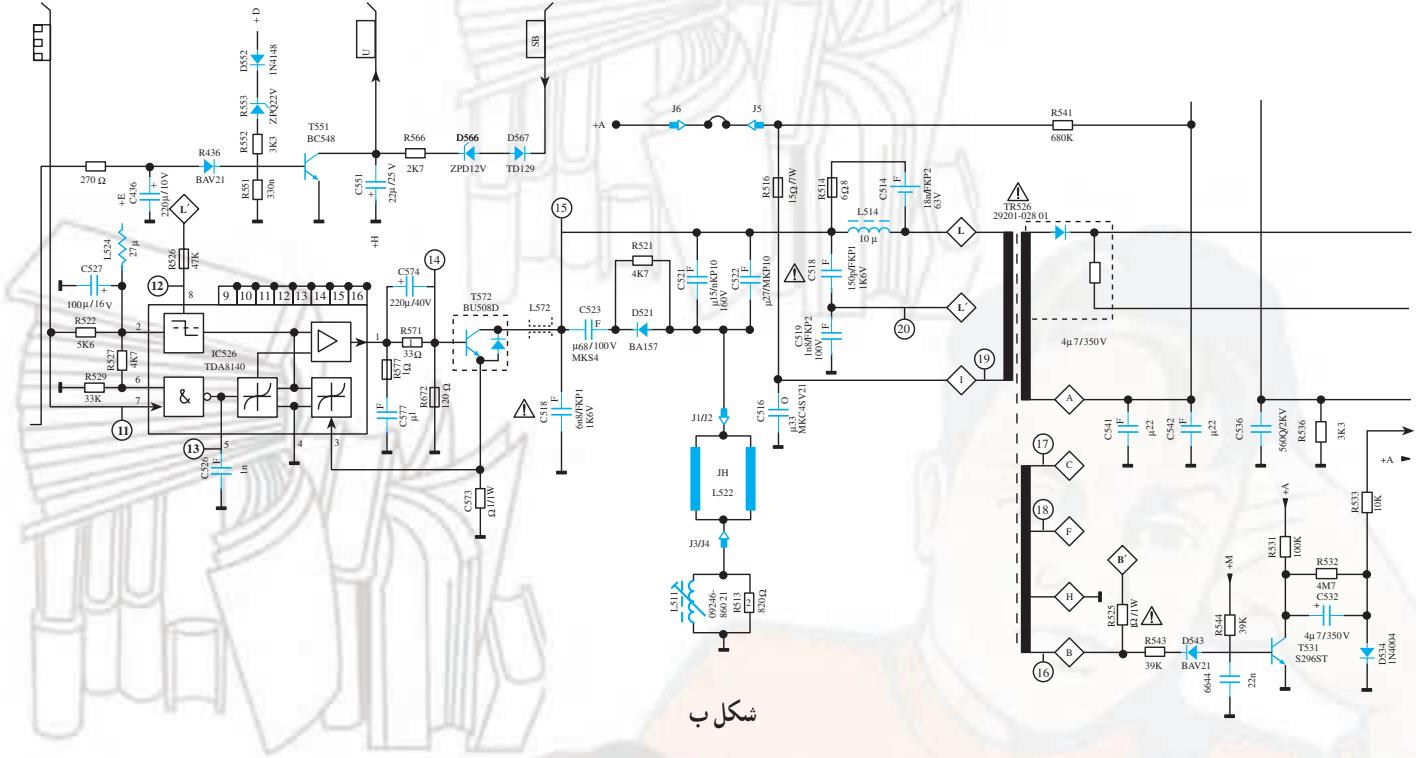

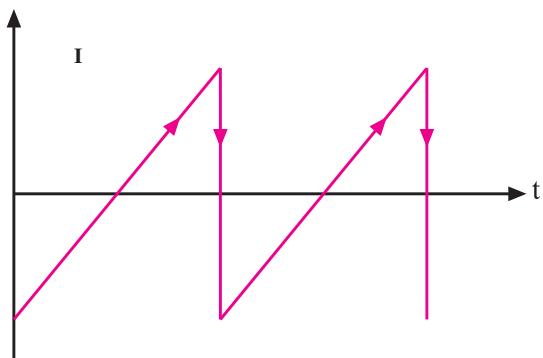


شکل ۱-۱- جریان دندانه ارهای

۱-۱- سیستم افقی در تلویزیون رنگی

بخش افقی، قسمتی از تلویزیون است که در تأمین روشنایی صفحه تصویر نقش اساسی دارد. کارهای مهم زیر به عهده سیستم افقی است.


۱-۱-۱- تهیه جریانی دندانه ارهای (مانند شکل ۱-۱): این جریان توسط نوسان‌ساز افقی ایجاد می‌شود و به سیم پیچ انحراف افقی جهت مرور اشعه در جهت افقی اعمال می‌شود.

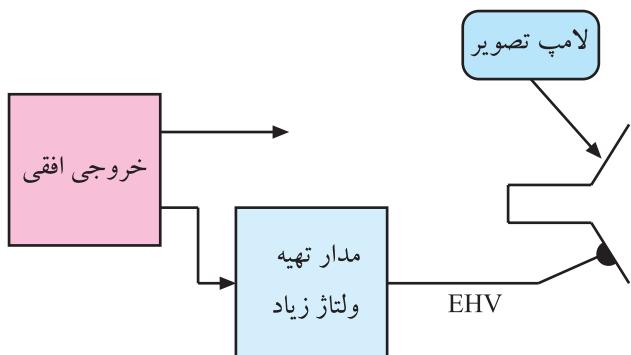

شکل ۲-۱- نقشه بلوکی تهیه EH V

۱-۱-۲- تحریک ترانسفورماتور ولتاژ زیاد جهت

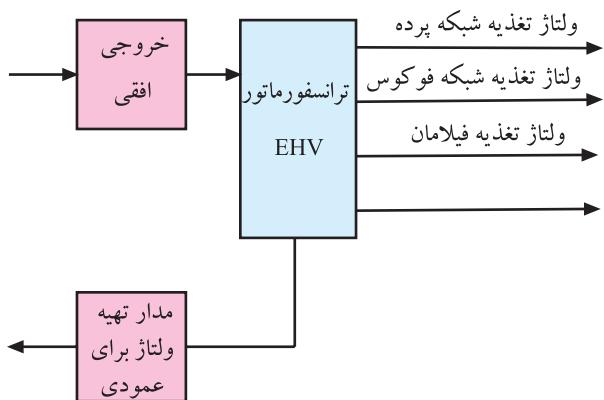
تهیهی ولتاژ خیلی زیاد (EHV): این ولتاژ تغذیه‌ی آند شتاب‌دهنده‌ی اصلی را به عهده دارد. شکل ۲-۱ نقشه بلوکی این بخش را نشان می‌دهد.



۱-۱-۳- تهیه ولتاژهایی برای تغذیه مدارهای


مختلف تلویزیون: شکل ۳-۱ نقشه بلوکی تهیه برخی ولتاژها را از بخش افقی نشان می‌دهد.

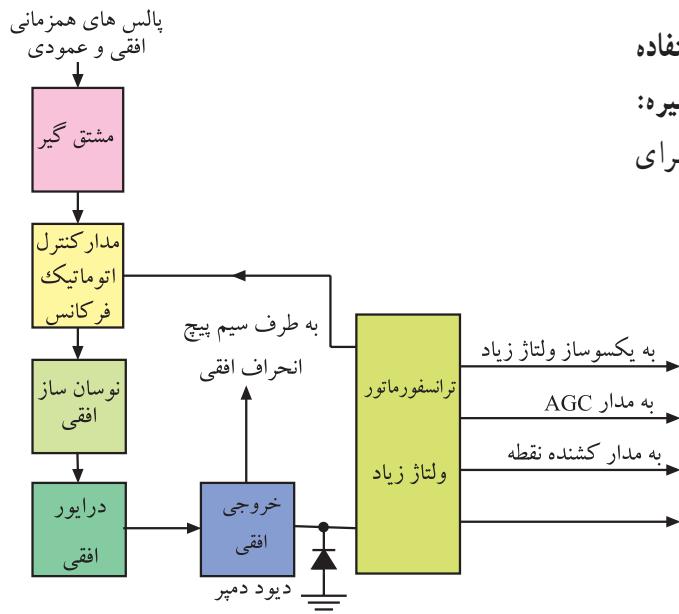شکل ۳-۱- نقشه بلوکی تهیه ولتاژ برای بخش‌هایی از مدار تلویزیون




۱-۴-۱- تهیه نمونه سیگنال‌های افقی برای استفاده در مدار محو برگشت اشعه، مدار AFC، مدار AGC وغیره:
شکل ۱-۴ نقشه بلوکی تهیه نمونه سیگنال‌های افقی را برای قسمت‌های مختلف تلویزیون نشان می‌دهد.

شکل ۱-۴- نقشه بلوکی تهیه سیگنال‌هایی از افقی

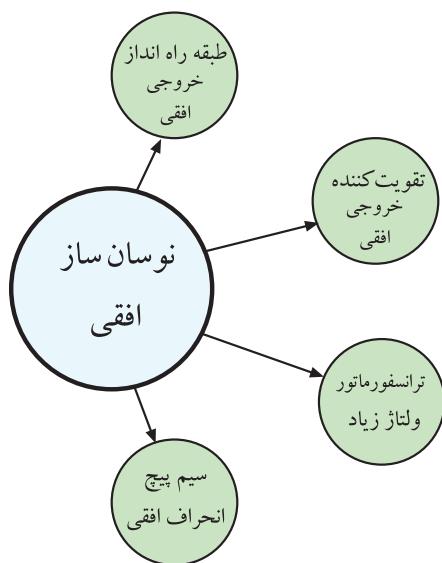


شکل ۱-۵- مدارهایی که کار آنها به کار صحیح نوسان‌ساز بستگی دارد.

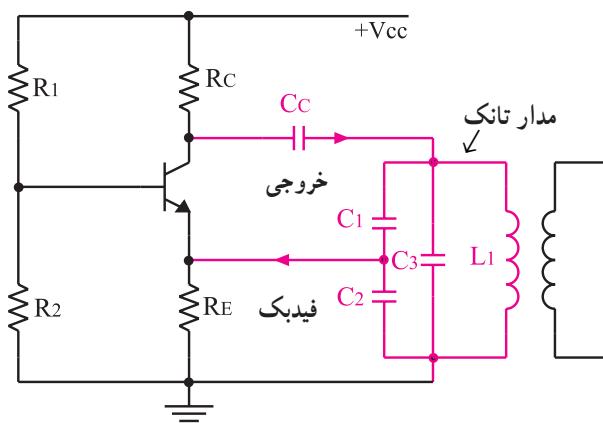

شکل ۱-۶- نوسان‌ساز کول‌پیتس

۲-۱- نوسان‌ساز افقی
نوسان‌ساز افقی اصلی ترین مدار سیستم انحراف افقی است. طبقات راه‌انداز، تقویت‌کننده‌ی خروجی افقی، ترانسفورماتور ولتاژ زیاد و سیم‌پیچ‌های انحراف افقی زمانی به درستی کار می‌کنند که نوسان‌ساز به طور صحیح کار کند. شکل ۱-۵ مدارهای وابسته به مدار نوسان‌ساز افقی را نشان می‌دهد.

در تلویزیون‌های قدیمی از نوسان‌سازهای مختلف ترانزیستوری مانند نوسان‌ساز LC (کول‌پیتس، هارتلی، کلب) نوسان‌ساز RC (مولتی‌ویبراتور) وغیره استفاده می‌کردند. شکل ۱-۶ یک نمونه نوسان‌ساز از نوع کول‌پیتس را نشان می‌دهد.

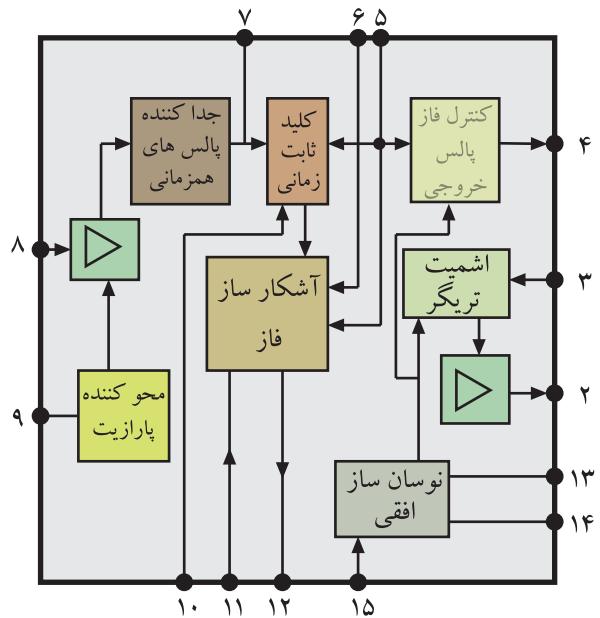


شکل ۱-۷ - نقشه بلوکی مدارهای داخل آی سی TBA۹۲۰

امروزه در اغلب تلویزیون‌ها جهت تولید نوسان در بخش افقی از IC استفاده می‌شود.

نمونه‌ای از این نوع نوسان‌سازها، نوسان‌ساز افقی در تلویزیون گروندیک مدل ۶۲۰ است.

این نوسان‌ساز در داخل IC به شماره فنی TBA۹۲۰ قرار دارد. در شکل ۱-۷ نقشه‌ی بلوکی مدارهای داخل این IC رسم شده است. همان‌طوری که مشاهده می‌شود نوسان‌ساز، جدا کننده‌ی پالس‌های همزمانی و آشکارساز فاز (مدار AFC) در داخل IC قرار دارند.

برخی از بلوک‌های داخل آی سی به طور خلاصه تشریح می‌شود.

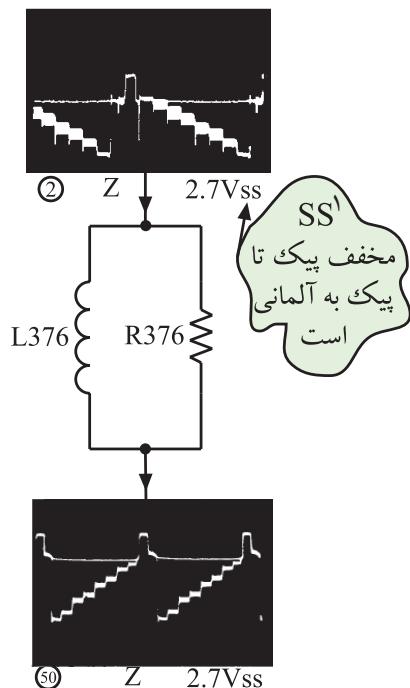


شکل ۱-۸ - فیلتر تضعیف‌کننده موج حامل رنگ


۱-۱-۲- جدا کننده‌ی پالس همزمانی: انشعابی از سیگنال مرکب تصویر از مدار تضعیف‌کننده‌ی دامنه فرکانس بالا که شامل L۳۷۶ و R۳۷۶ است، می‌گذرد. این مدار، موج حامل رنگ را تضعیف می‌کند زیرا ممکن است در رنگ‌های با درجه اشباع زیاد، دامنه‌ی حامل رنگ به حد دامنه‌ی پالس‌های همزمانی برسد. شکل ۱-۸ مدار این بخش را نشان می‌دهد.

قطعات در این بخش از تلویزیون گروندیک مدل ۶۲۰ با شماره ۳۰۰ و ۴۰۰ مشخص شده‌اند.


سیگنال خروجی فیلتر حامل رنگ از مدار صافی پایین گذر شامل $2\text{~A}\text{C}^{\circ}2$ و $2\text{~R}^{\circ}4$ عبور می کند و به پایه ۸ آی سی وارد می شود.

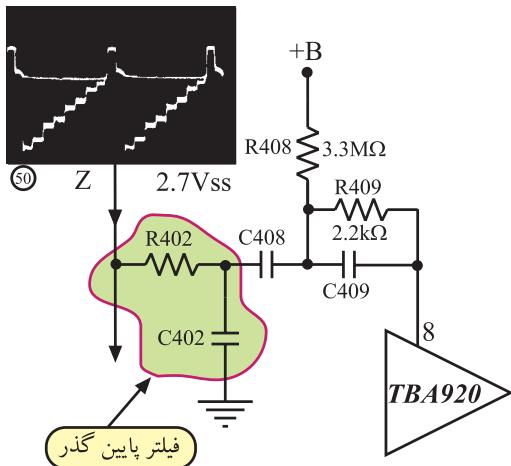

شکل ۱-۹- مسیر اتصال سیگنال مرکب به آی سی

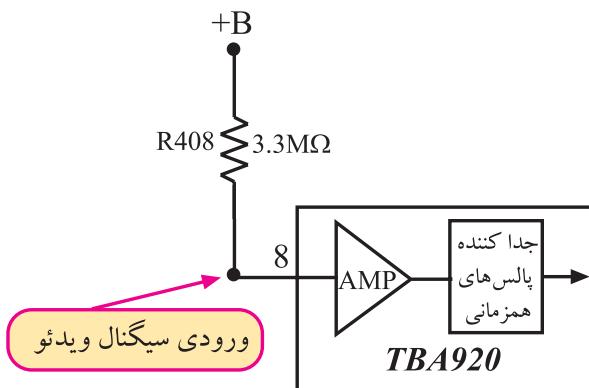

شکل ۱-۱۰- تقویت کننده داخل آی سی

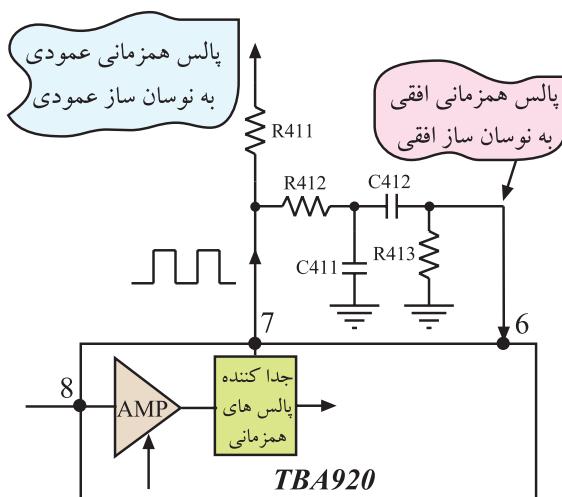


شکل ۱-۱۱- مسیر خروج پالس همزمانی


شکل ۱-۹ این مسیر را نشان می دهد. صافی پایین گذر از عبور سیگنال شناسایی رنگ جلوگیری می کند.

سیگنال مرکب تصویر از مسیر داخلی آی سی وارد تقویت کننده می شود و پس از تقویت به جدا کننده پالس همزمانی راه می یابد. مقاومت $8\text{~R}^{\circ}4$ ، بایاس تقویت کننده را تأمین می کند. شکل ۱-۱۰ بلوک تقویت کننده و جدا کننده پالس همزمانی را در داخل آی سی نشان می دهد.


در مدار جدا کننده پالس همزمانی، پالس همزمانی از سیگنال مرکب تصویر جدا می شود و از طریق پایه ۷ آی سی به مدارهای نوسان ساز عمودی و نوسان ساز افقی اعمال می شود. شکل ۱-۱۱ مسیر خروج پالس همزمانی را از پایه ۷ آی سی نشان می دهد.

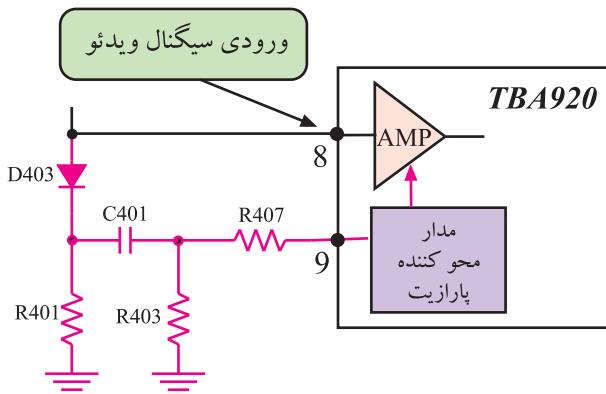


شکل ۱-۱۲- مسیر حذف پارازیت

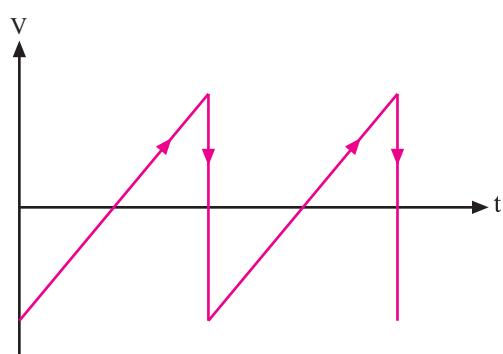

شکل ۱-۱۳- موج دندانه ارها تولید شده توسط نوسان ساز افقی

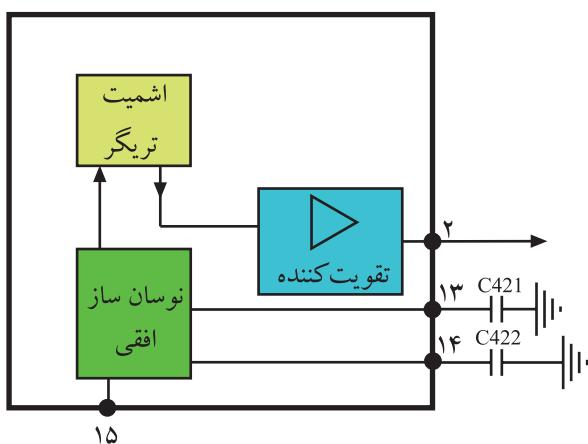

شکل ۱-۱۴- بلوک دیاگرام نوسان ساز و اشmitt تریگر

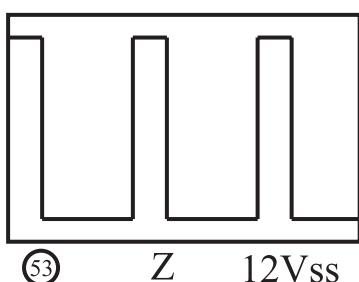

شکل ۱-۱۵- پالس خروجی آی سی

۱-۲-۲- حذف پارازیت: اگر دامنه‌ی پارازیت همراه


سیگنال مرکب تصویر از $7/7^{\circ}$ ولت بیشتر باشد، پارازیت همراه با سیگنال مرکب تصویر از تقویت‌کننده عبور می‌کند و وارد مدار جدا کننده‌ی پالس‌های همزمانی می‌شود. این پارازیت‌ها سبب برهم‌زنی فرکانس و فاز نوسان‌ساز افقی و عمودی می‌شوند. برای جلوگیری از عبور پارازیت، انتسابی از سیگنال مرکب تصویر از طریق مدار شکل ۱-۱۲ به مدار حذف‌کننده‌ی پارازیت می‌رسد. این مدار در لحظه‌ی ورود پارازیت، ترانزیستور تقویت‌کننده را به منطقه‌ی قطع می‌برد و از ورود پارازیت به مدار جدا کننده‌ی پالس همزمانی جلوگیری می‌کند.

۱-۲-۳- نوسان ساز افقی داخل آی سی: نوسان ساز

افقی، موجی دندانه ارها با فرکانس ۱۵۶۲۵ هرتز تولید می‌کند. موج دندانه ارها ایجاد شده مانند شکل ۱-۱۳ است.

در صورت عدم دریافت سیگنال از فرستنده، نوسان ساز به طور آزاد نوسان می‌کند ولی در هنگام دریافت سیگنال، فرکانس و فاز نوسان ساز از طرف فرستنده تحت کنترل قرار می‌گیرد. موج دندانه ارها ایجاد شده وارد مدار اشmitt تریگر می‌شود. اشmitt تریگر موج دندانه ارها را به پالس تبدیل می‌کند. پالس‌ها پس از تقویت از پایه‌ی ۲ آی سی خارج می‌شوند. شکل ۱-۱۴ بلوک نوسان ساز و اشmitt تریگر و تقویت‌کننده‌ی داخل آی سی را نشان می‌دهد.


در شکل ۱-۱۵ موج خروجی آی سی رسم شده است.

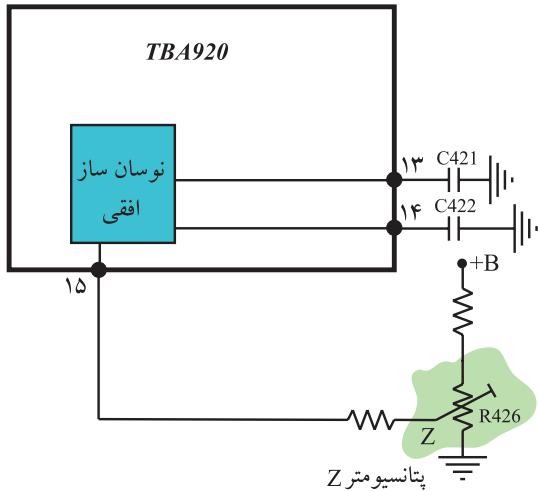

شکل ۱-۱۶- پتانسیومتر تنظیم کننده فرکانس نوسان ساز افقی

۴-۲-۱- تنظیم فرکانس نوسان ساز: تنظیم فرکانس نوسان ساز توسط پتانسیومتر R۴۲۶ انجام می‌گیرد. شکل ۱-۱۶ این پتانسیومتر را نشان می‌دهد. با تغییر ولتاژ پایه ۱۵ آی‌سی، فرکانس نوسان تنظیم می‌شود.

پتانسیومتر
تنظیم کننده فرکانس
نوسان افقی

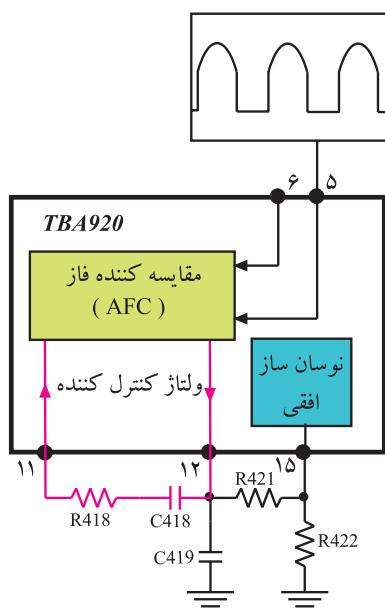


شکل ۱-۱۷- بلوک دیاگرام بخشی از مدار داخل آی‌سی TBA920


۵-۲-۱- تنظیم فرکانس توسط مدار AFC: پالس‌های همزمانی جهت تطبیق از پایه ۶ آی‌سی و پالس برگشتی ترانسفورماتور افقی از پایه ۵ آی‌سی وارد مدار مقایسه کننده فاز می‌شوند. در صورت هرگونه اختلاف بین این پالس‌ها از نظر فرکانس و فاز، ولتاژ کنترل کننده و فرکانس آن را متناسب با فرستنده اصلاح می‌کند. شکل ۱-۱۷ این بخش از بلوک دیاگرام داخل آی‌سی را نشان می‌دهد.

در خروجی مدار AFC ولتاژی متناسب با اختلاف فاز دو پالس مقایسه ایجاد می‌شود. این ولتاژ پس از صاف شدن توسط مدار RC که شامل R۴۱۸ و C۴۱۸ است از پایه ۱۵ آی‌سی به مدار نوسان ساز راه می‌یابد و فرکانس و فاز آن را تصحیح می‌کند.


به دلیل قدیمی بودن شاسی تلویزیون ۶۲۰° از توضیح در مورد بقیه بلوک‌های موجود در آی‌سی صرف نظر می‌شود.

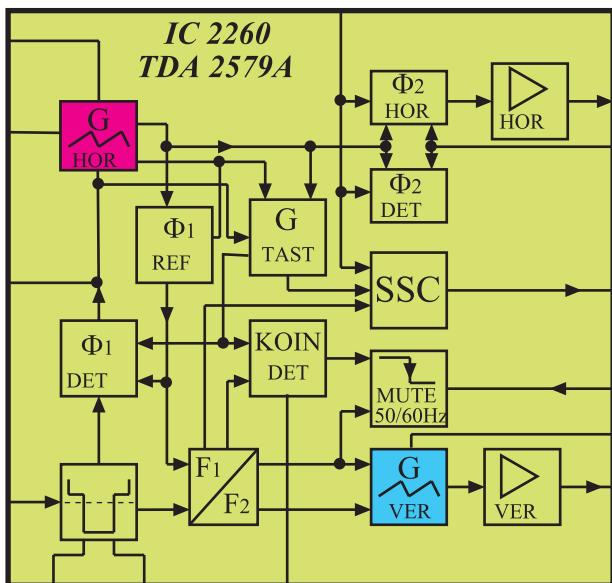


شکل ۱-۱۸- بلوک دیاگرام داخلی آی‌سی ۲۲۶°

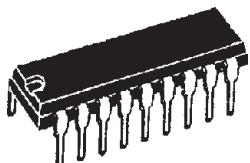

شکل ۱-۱۹- شکل ظاهری آی‌سی ۲۲۶°

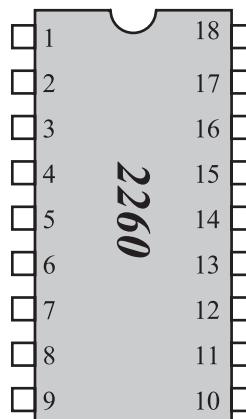

شکل ۱-۲۰- شماره پایه‌های آی‌سی ۲۲۶°

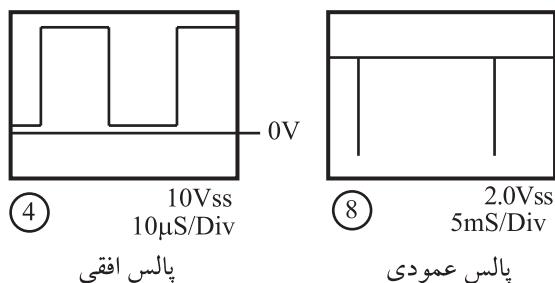

شکل ۱-۲۱- پالس‌های تولیدی توسط آی‌سی

۳-۱- نوسان‌ساز افقی در تلویزیون گروندیک مدل CUC

نوسان‌ساز افقی در داخل آی‌سی با شماره‌ی نقشه ۲۲۶° و شماره‌ی فنی TDA ۲۵۷۹A قرار دارد. این آی‌سی در مدول IF واقع شده است. شکل ۱-۱۸ یک بلوک دیاگرام مدار داخلی آی‌سی ۲۲۶° را نشان می‌دهد. در شکل ۱-۱۹ شکل ظاهری آی‌سی دیده می‌شود. این آی‌سی به صورت دو ردیفه ساخته شده و ۱۸ پایه دارد. در شکل ۱-۲۰ شماره‌ی پایه‌های آی‌سی را ملاحظه می‌کنید.


نوسان‌ساز افقی در داخل آی‌سی ۲۲۶° با شماره‌ی فنی TDA ۲۵۷۹A قرار دارد.

۳-۱-۱- وظایف آی‌سی ۲۲۶°: این آی‌سی دارای

وظایفی به شرح زیر است:


■ جدای کردن پالس‌های همزمانی از سیگنال مرکب تصویر (FBAS) و هدایت پالس‌ها به آشکارساز فاز (AFC) و نوسان‌ساز عمودی.

■ تولید سیگنال‌هایی با فرکانس ۱۵۶۲۵ هرتز برای بخش خروجی افقی و ۵° هرتز برای بخش خروجی عمودی. شکل ۱-۲۱ پالس‌های ایجاد شده توسط آی‌سی را نشان می‌دهد.

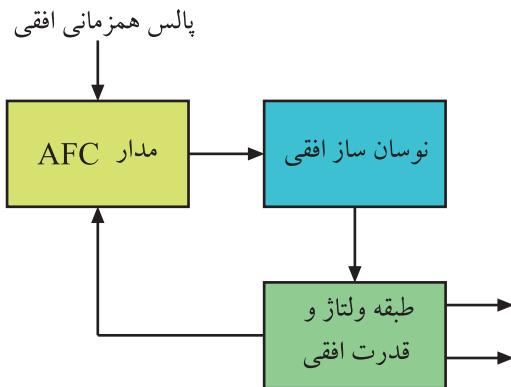

شکل ۱-۲۲- ارتباط نوسان‌ساز با مدار AFC

■ مقایسه‌ی فرکانس افقی با پالس‌های همزمانی افقی به منظور کنترل و تنظیم و تطبیق فاز و فرکانس نوسان‌های ایجاد شده در نوسان‌ساز گیرنده با نوسان‌های تولید شده در نوسان‌ساز فرستنده. این عمل توسط مدار AFC انجام می‌شود.
شکل ۱-۲۲ نقشه‌ی بلوکی این بخش را نشان می‌دهد.

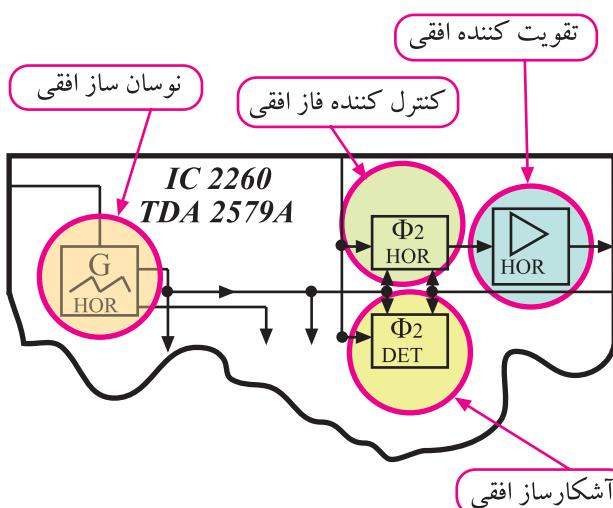


شکل ۱-۲۳- بلوک نوسان‌ساز و تقویت‌کننده و کنترل کننده فاز

■ تغییردادن شکل موج ایجاد شده توسط نوسان‌ساز افقی و تبدیل آن به پالس‌های مناسب.

■ تقویت دامنه پالس‌های افقی برای تحریک قسمت خروجی افقی.

شکل ۱-۲۴- بلوک نوسان‌ساز، و تقویت‌کننده و کنترل کننده‌های فاز را در داخل آی‌اسی نشان می‌دهد.

■ کنترل آشکار ساز فاز خروجی افقی برای بالابردن حساسیت مدار آشکارساز فاز.

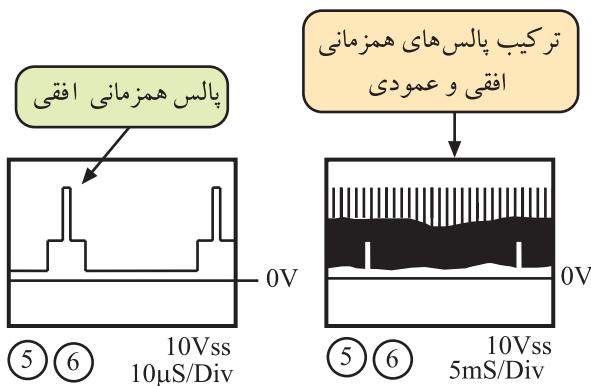


شکل ۱-۲۴- پالس‌های همزمانی افقی و عمودی

■ تهیه پالس‌هایی ترکیبی از نمونه پالس‌های افقی و عمودی (SSC)^۱ این نمونه پالس‌های ترکیبی به منظور محو خطوط برگشت افقی و عمودی و نیز در مدار آشکارساز پالس‌های شناسایی رنگ در مدول FARB RGB^۲ به کار می‌روند.


شکل ۱-۲۴ پالس‌های همزمانی افقی و ترکیب پالس‌های افقی و عمودی را نشان می‌دهد.

۱- SSC=Supersandcastle


۲- FARB -RGB = RGB و رنگ

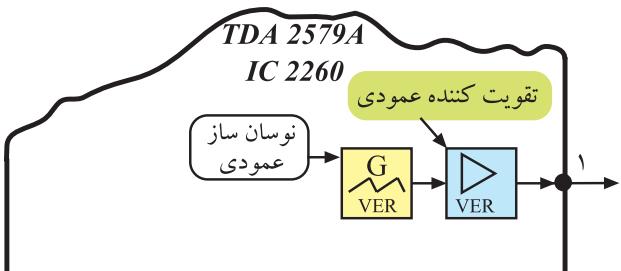

شکل ۱-۲۵— نقشه بلوکی اسیلاتور عمودی در آی‌سی ۲۲۶۰

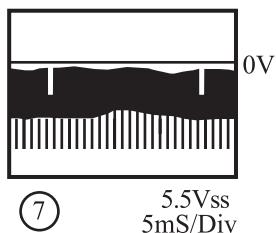

شکل ۱-۲۶— شکل موج پایه‌ی ۱ آی‌سی

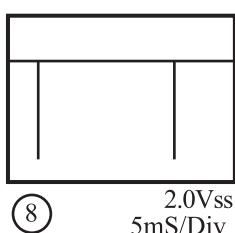

شکل ۱-۲۷— شکل موج پایه‌ی ۲۹ مدول IF

۱-۳-۲— شناسایی پایه‌های آی‌سی

پایه‌ی ۱: این پایه خروجی نوسان‌ساز عمودی است. شکل

۱-۲۵ نقشه‌ی بلوکی نوسان‌ساز عمودی و پایه‌ی خروجی را نشان می‌دهد.

شکل موج پایه‌ی شماره یک را در شکل ۱-۲۶ ملاحظه

می‌کنید.


شکل ۱-۲۷ موج پایه‌ی شماره دو را در شکل ۱-۲۷ ملاحظه

می‌کنید.

این موج از پایه‌ی ۲۹ مدول IF خارج می‌شود و به طبقه‌ی

تقویت کننده‌ی انتهایی عمودی می‌رسد. شکل موج خروجی پایه

۲۹ مدول IF را در شکل ۱-۲۷ مشاهده می‌کنید.

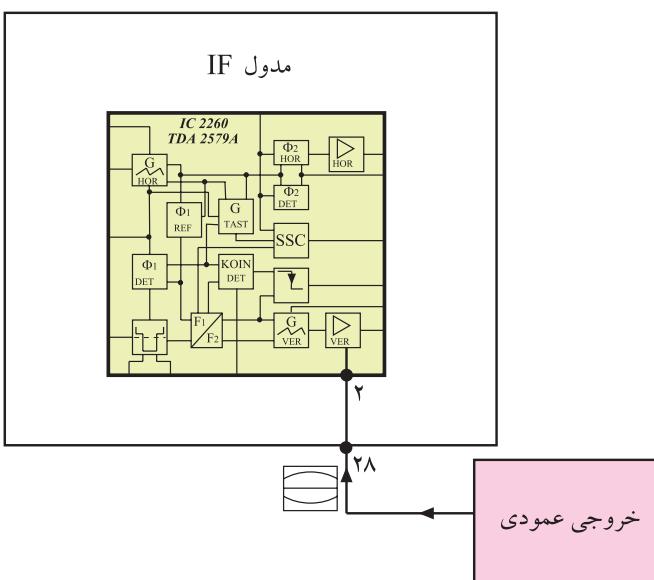

شکل ۱-۲۸— ارتباط خروجی عمودی با پایه‌ی ۲۸ مدول IF


پایه‌ی ۲: این پایه ورودی فیدبک جریان انحراف عمودی

به آی‌سی است که ارتفاع تصویر را کنترل می‌کند. مطابق شکل

بلوکی ۱-۲۸، از خروجی عمودی، موجی از پایه‌ی ۲۸ مدول


وارد پایه‌ی شماره ۲ آی‌سی می‌شود تا ارتفاع تصویر را کنترل

کند.

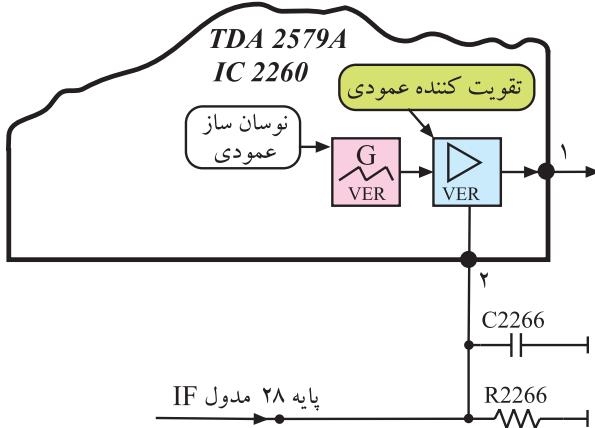

شکل ۱-۲۹—مسیر ورودی موج به پایه‌ی شماره ۲ آی‌سی

شکل ۱-۲۹ ۱- مسیر ورود موج خروجی عمودی را به پایه‌ی ۲ آی‌سی نشان می‌دهد.

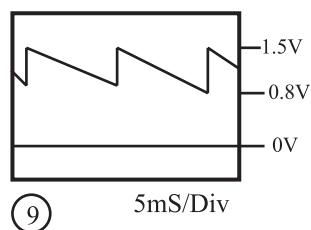


شکل ۱-۳۰—شکل موج پایه‌ی شماره ۲ آی‌سی

در شکل ۱-۳۰، شکل موج پایه شماره ۲ آی‌سی را مشاهده می‌کنید.

پایه‌ی ۳: خازن مربوط به اسیلاتور عمودی در این پایه قرار دارد.


شکل ۱-۳۱ این خازن را در پایه‌ی ۳ آی‌سی نشان می‌دهد.

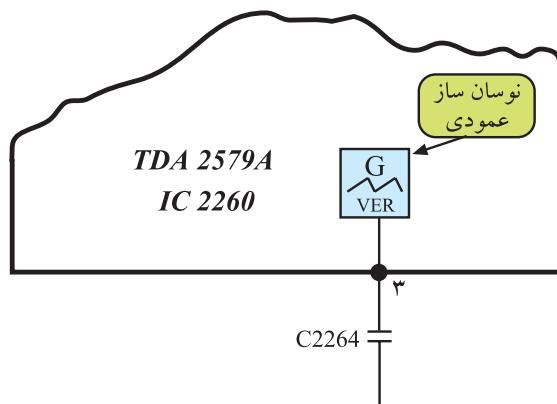

شکل ۱-۳۱—خازن در پایه‌ی ۳ آی‌سی


پایه‌ی ۴: به این پایه جهت کنترل مدار اسیلاتور عمودی، فیدبکی DC از ترانس EHV به اسیلاتور اعمال می‌شود. کار این پایه را در بخش عمودی مورد بررسی قرار خواهیم داد.

پایه‌ی ۵: از طریق این پایه، پالس‌های همزمانی افقی و عمودی به داخل آی‌سی راه می‌یابند. سیگنال مرکب تصویر از پایه‌ی ۱۳ مدول IF خارج می‌شود و از طریق پایه‌ی ۲۷ مدول IF جهت همزمان کردن اسیلاتور افقی و عمودی گیرنده، به آی‌سی می‌رسد.

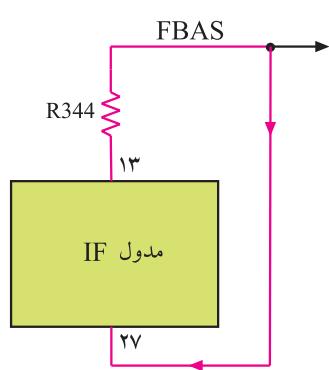


شکل ۱-۳۲—ارتباط پایه ۱۳ با پایه ۲۷ مدول IF


شکل ۱-۳۲ ۱- نقشه‌ی بلوکی مدول IF و ارتباط پایه‌ی ۱۳ با پایه‌ی ۲۷ را نشان می‌دهد.

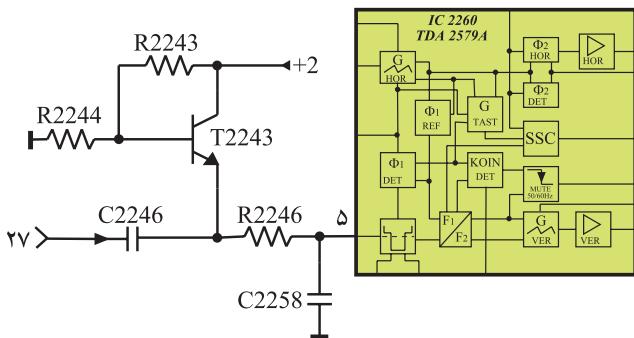


شکل ۱-۳۳—مسیر سیگنال مرکب تصویر به پایه‌ی ۵ آی‌سی

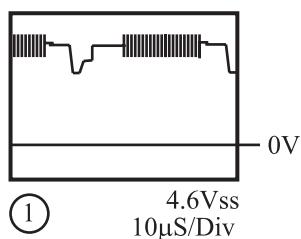

شکل ۱-۳۴—شکل موج ورودی پایه‌ی ۵ آی‌سی

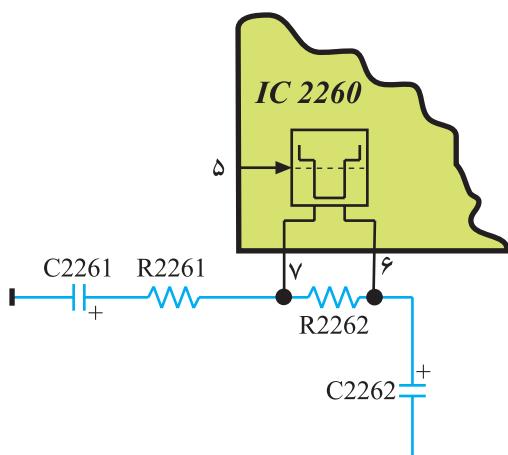

شکل ۱-۳۵—قطعات مربوط به پایه‌های ۶ و ۷

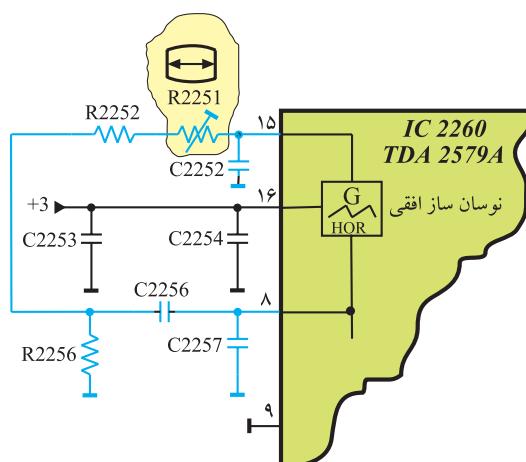

شکل ۱-۳۶—قطعات متصل به پایه‌ی ۸ و ۱۵


در مسیر پایه‌ی ۲۷ خازن C2246 قرار دارد. این خازن ولتاژ DC سیگنال ویدئو را که در صحنه‌های مختلف، متفاوت است حذف می‌کند و توسط ترانزیستور T2243 یک ولتاژ DC ثابت به آن اضافه می‌کند. شکل ۱-۳۳ خازن C2246 را در مسیر سیگنال مرکب تصویر نشان می‌دهد.

در شکل ۱-۳۴ شکل موج پایه‌ی ۵ آی‌سی رسم شده است.

پایه‌های ۶ و ۷: به این پایه‌ها فیلترهای مربوط به مدار جداکننده‌ی پالس‌های همزمانی وصل می‌شود. شکل ۱-۳۵ قطعات متصل به پایه‌های ۶ و ۷ را نشان می‌دهد.


پایه‌های ۸ و ۱۵: شبکه‌ی RC متصل به پایه‌های ۸ و ۱۵ آی‌سی، فرکانس نوسان اسیلاتور افقی را تعیین می‌کند. پتانسیومتر ۱۰ کیلو اهمی R2251 قادر است فرکانس نوسان اسیلاتور را تغییر دهد و روی مقدار صحیح تنظیم کند. شکل ۱-۳۶ قطعات متصل شده به پایه‌های ۸ و ۱۵ را نشان می‌دهد.

R2251
تنظیم کننده فرکانس
نوسان ساز افقی

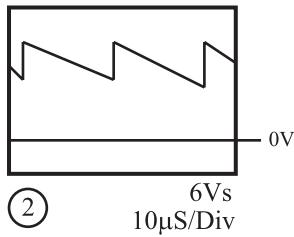


شکل ۱-۳۷ - موج ایجاد شده توسط اسیلاتور افقی

شکل موج ایجاد شده توسط اسیلاتور افقی که در پایه‌ی ۱۵ آی‌سی ظاهر می‌شود مطابق شکل ۱-۳۷ است.
پایه‌ی ۹: این پایه اتصال زمین آی‌سی است.

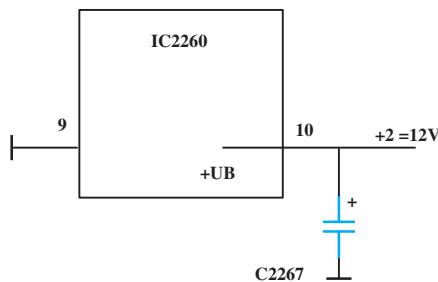

شکل ۱-۳۸ - پایه‌های مربوط به منع تغذیه

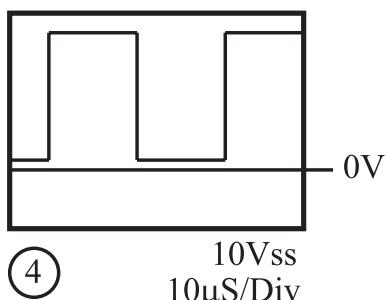


شکل ۱-۳۹ - موج پایه‌ی ۱۱ آی‌سی

پایه‌ی ۱۰: این پایه، ورودی تغذیه آی‌سی است. آی‌سی از ولتاژ +۲ برابر ۱۲ ولت تغذیه می‌شود.

شکل ۱-۳۸ - قطب مثبت تغذیه آی‌سی و اتصال زمین را نشان می‌دهد. ولتاژ تغذیه در مدول IF با شماره‌های +۱ و +۲ و +۳ مشخص شده است.


پایه‌های تغذیه آی‌سی
پایه‌ی ۱۰: تغذیه مثبت
پایه‌ی ۹: اتصال زمین

پایه‌ی ۱۱: پایه‌ی ۱۱ مربوط به خروجی نوسان‌های ایجاد شده به وسیله نوسان‌ساز افقی است. شکل پالس خارج شده از پایه‌ی ۱۱ آی‌سی به صورت شکل ۱-۳۹ است.

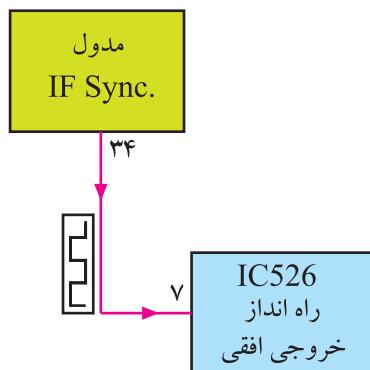


شکل ۱-۴۰ - اتصال پایه‌ی ۳۴ مدول IF به پایه‌ی ۷ آی‌سی

پالس ایجاد شده توسط اسیلاتور افقی، از پایه‌ی ۳۴ مدول IF به آی‌سی طبقه‌ی خروجی افقی یعنی پایه‌ی شماره‌ی ۷ آی‌سی ۵۲۶ اعمال می‌شود. شکل ۱-۴۰ ارتباط پایه‌ی ۳۴ مدول IF را با پایه‌ی ۷ آی‌سی ۵۲۶ نشان می‌دهد.

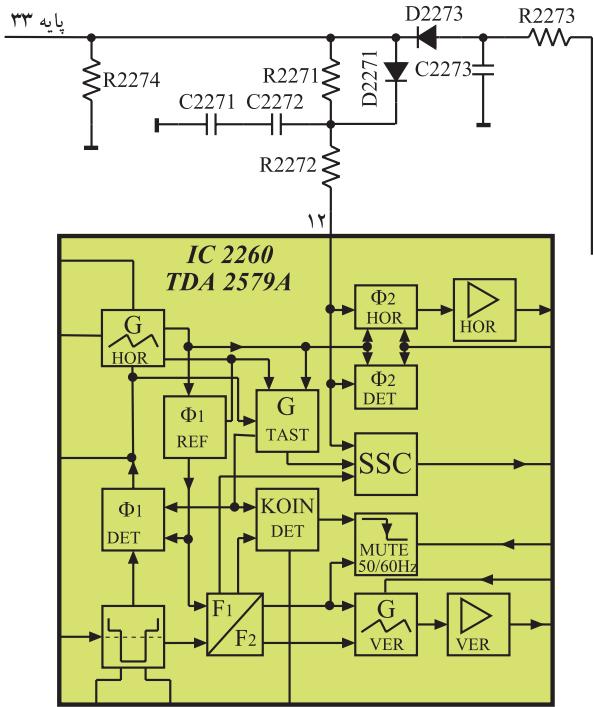


شکل ۱-۴۱ - قطعات در مسیر پایه‌ی ۱۲ آی سی

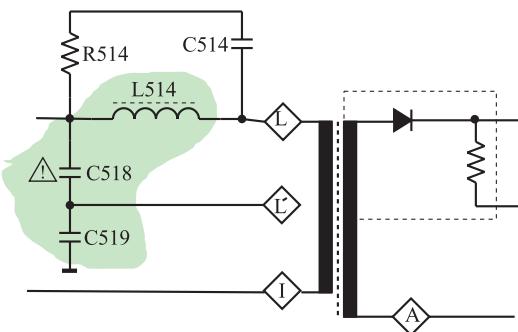

شکل ۱-۴۲ - تهیه ولتاژ از نقطه‌ی L'




شکل ۱-۴۳ - شکل موج نقطه‌ی L'
20 80Vss
20μS/Div

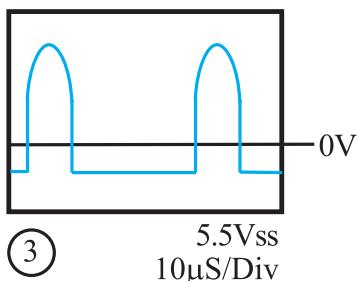


شکل ۱-۴۴ - موج ورودی به پایه‌ی ۱۲ آی سی

پایه‌ی ۱۲: به پایه‌ی ۱۲ آی سی نمونه‌ای از پالس خروجی افقی فیدبک می‌شود. این فیدبک در مدار آشکارساز فاز افقی و مدار تهیه‌ی پالس‌های ترکیبی افقی و عمودی (SSC) به کار می‌رود. شکل ۱-۴۱ قطعات موجود در مسیر پایه‌ی ۱۲ را نشان می‌دهد.

نمونه‌ی پالس خروجی افقی، از نقطه‌ی L' ترانسفورماتور افقی فراهم می‌شود. مطابق شکل ۱-۴۲ ولتاژ پایه‌ی L' و زمین توسط خازن‌های C518 و C519، تقسیم ولتاژ می‌شود و ولتاژی مطابق شکل ۱-۴۳ از نقطه L' به پایه‌ی ۱۲ آی سی، مشابه شکل ۱-۴۴ می‌شود. موج فیدبک شده به پایه‌ی ۱۲ آی سی، مشابه شکل ۱-۴۴ است.

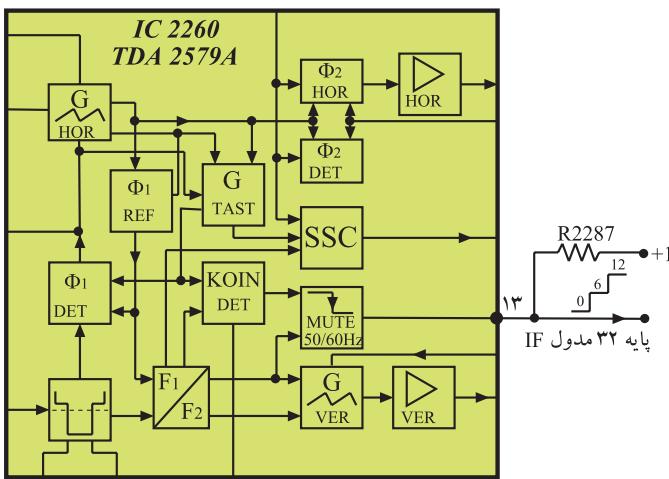


شکل ۱-۴۵—پایه‌ی ۱۳ و سه سطح ولتاژ ایجاد شده در این پایه

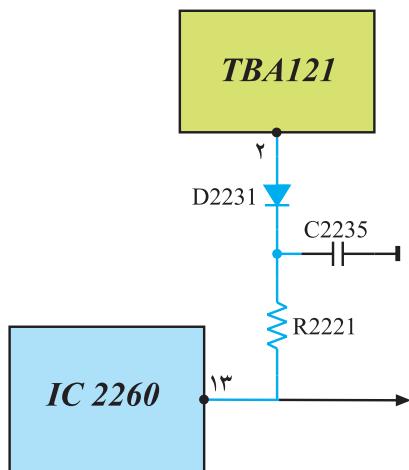

شکل ۱-۴۶—ارتباط پایه‌ی ۱۳ با پایه‌ی ۲ آی‌سی


پایه‌ی ۱۳: پایه‌ی ۱۳، خروجی پالس انطباق^۱ (Koin) است. همان طور که در مبحث واحد کنترل توضیح داده شد، در شرایط متفاوت از این پایه سه سطح ولتاژ خارج می‌شود. شکل ۱-۴۵ پایه‌ی ۱۳ و سطح ولتاژ خارج شده از آن را نشان می‌دهد. همچنین از طریق این پایه طبق شکل ۱-۴۶، به پایه‌ی ۲ آی‌سی فرمان داده می‌شود.

با این فرمان در هنگام عدم پخش برنامه، فرمان سکوت (Mute) صادر می‌شود که مدار تقویت کننده IF صدا را قطع می‌کند و به این ترتیب هیچ صدایی از بلندگو شنیده نمی‌شود.

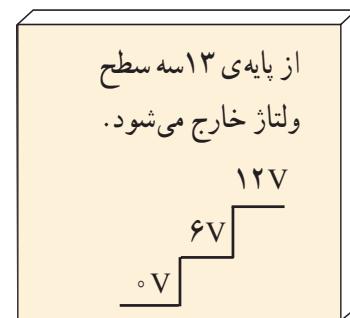


شکل ۱-۴۷—پایه‌ی ۱۴ برای کنترل و تنظیم فاز پالس افقی

پایه‌ی ۱۴: از این پایه برای کنترل و تنظیم فاز پالس‌های افقی استفاده می‌شود. به بلوک کنترل کننده فاز داخل آی‌سی، مطابق شکل ۱-۴۷ و به وسیله مقاومت R۲۲۸۲ و پتانسیومتر R۲۲۸۱ و مقاومت R۲۲۸۱ ولتاژی DC اعمال می‌شود. با تغییر پتانسیومتر، مقدار ولتاژ تغییر می‌کند و فاز موج اصلاح می‌شود.

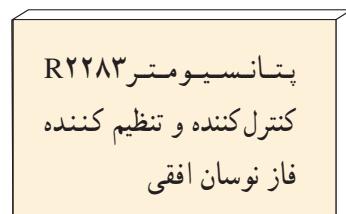

شکل ۱-۴۷—پایه‌ی ۱۴ برای کنترل و تنظیم فاز پالس افقی

^۱—Schaltspg. Koinz = Switching volt. Coincidence ولتاژ کلید انطباق

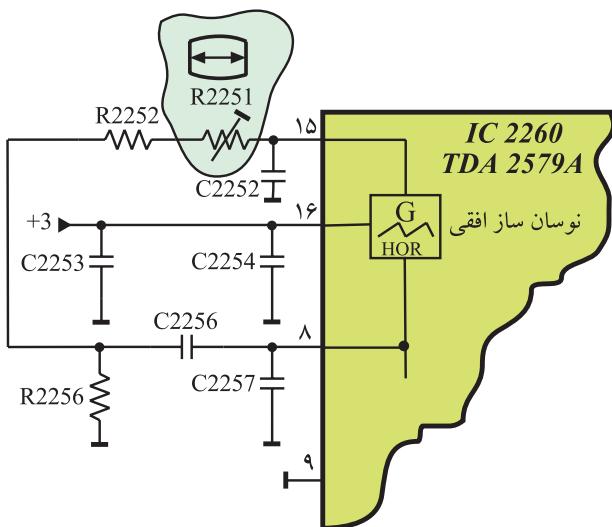

شکل ۱-۴۸—قطعات نوسان‌ساز در پایه‌ی ۱۵




شکل ۱-۴۹—عدم تنظیم فرکانس نوسان‌ساز افقی

پایه‌ی ۱۵: به پایه ۱۵ قطعات مربوط به مدار نوسان‌ساز افقی اتصال دارد. شکل ۱-۴۸ پایه‌ی ۱۵ آی‌سی و قطعات متصل به آن را نشان می‌دهد.


یکی از قطعات متصل به پایه‌ی ۱۵، پتانسیومتر R۲۲۵۱ است. به وسیله‌ی پتانسیومتر R۲۲۵۱، فرکانس نوسان‌ساز افقی تنظیم می‌شود. اگر پتانسیومتر R۲۲۵۱ تنظیم نباشد تصویر روی صفحه مطابق شکل ۱-۴۹ ظاهر می‌شود.

پتانسیومتر R۲۲۵۱
تنظیم کننده فرکانس
نوسان افقی

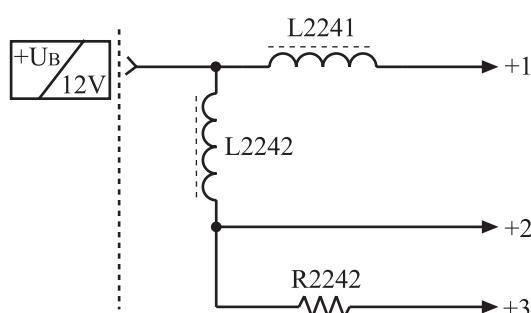

شکل ۱-۵۰—سه ولتاژ به نام‌های +۱ و +۲ و +۳ از ولتاژ B که برابر ۱۲ ولت است فراهم می‌شود.


پایه‌ی ۱۶: نوسان‌ساز افقی از طریق پایه‌ی ۱۶ با ولتاژ ۱۲ ولت تغذیه می‌شود. به این ترتیب که ولتاژ +B برابر ۱۲ ولت به پایه‌ی ۲۱ مدول IF اعمال می‌شود. این ولتاژ سه شاخه شده و ولتاژ شاخه‌ها، +۱ و +۲ و +۳ نام‌گذاری می‌شوند. شکل ۱-۵۰ مدار تهییه سه ولتاژ +۱ و +۲ و +۳ را از ولتاژ +B نشان می‌دهد.

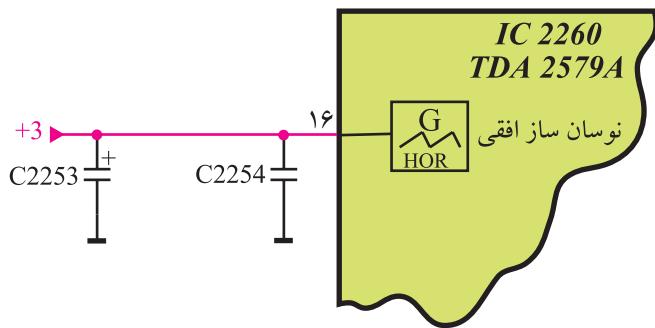

شکل ۱-۵۱- پایه‌ی ۱۶ تغذیه اسیلاتور افقی


ولتاژ $+3$ مطابق شکل ۱-۵۱ اسیلاتور افقی را تغذیه می‌کند. سیم پیچ L در مسیر تغذیه می‌تواند به عنوان فیلتر، مانع عبور سیگنال با فرکانس بالا به منع تغذیه آی‌سی شود.

تغذیه نوسان‌ساز افقی از طریق پایه‌ی ۱۶ آی‌سی و از ولتاژ $+3$ است.

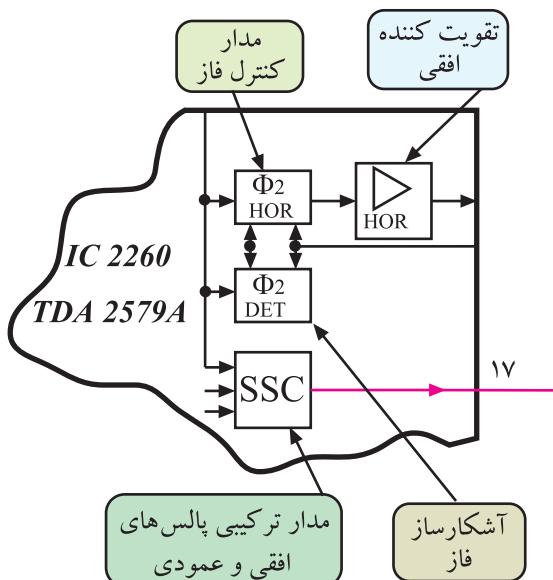

شکل ۱-۵۲- پایه‌ی ۱۷ آی‌سی، خروجی پالس‌های SSC است.

پایه‌ی ۱۷: پایه‌ی ۱۷، خروجی پالس‌های ترکیبی افقی و عمودی (SSC) است. شکل ۱-۵۲ پایه‌ی ۱۷ آی‌سی را نشان می‌دهد.

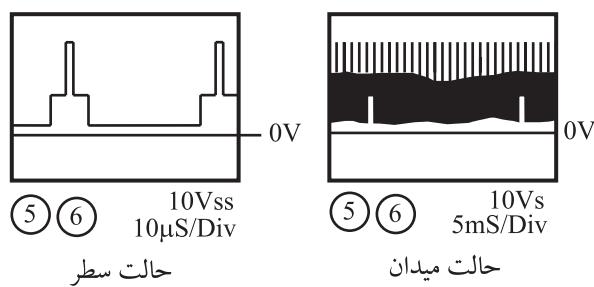


شکل ۱-۵۳- پالس‌های SSC

پالس‌های SSC ترکیبی از پالس‌های همزمانی افقی و عمودی هستند.

شکل ۱-۵۳-۱ پالس‌های SSC را نشان می‌دهد. از این پالس‌ها در مدار کُشنده رنگ^۱، محو برگشت افقی و عمودی (بلنکینگ) و قفل کردن سطح سیاهی (کلمپینگ) نیز استفاده می‌شود.

^۱- Colour Killer

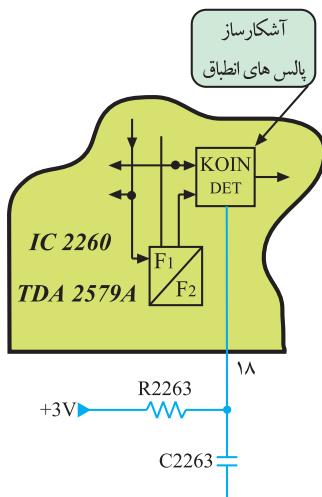

شکل ۱-۵۴ - پایه‌ی ۱۸ آی‌سی



شکل ۱-۵۵ - اسیلوسکوپ



شکل ۱-۵۶ - یک نمونه پرن زنر اتور



شکل ۱-۵۷ - مولتی‌متر

پایه‌ی ۱۸: پایه‌ی ۱۸، پایه‌ی اتصال ولتاژ $+3$ به مدار مولد پالس انطباق است. شکل ۱-۵۴ پایه‌ی ۱۸ آی‌سی را نشان می‌دهد.

۴-۱- کار عملی

۱-۱- هدف کلی: بررسی عملی مدار نوسان‌ساز افقی از طریق اندازه‌گیری ولتاژها و رسم سیگنال‌های مدار و تنظیم فرکانس و فاز نوسان‌ساز افقی.

۲-۱- خلاصه‌ی آزمایش: با توجه به نقشه و شاسی تلویزیون رنگی، ابتدا جای قطعات مربوط به نوسان‌ساز افقی را در مدول IF شناسایی می‌کنید و سپس به بررسی عملی ولتاژها و سیگنال‌های مربوط به آن در روی نقشه و شاسی می‌پردازید، در نهایت فرکانس و فاز نوسان‌ساز را تنظیم می‌کنید.

- ۳-۱- وسایل و تجهیزات موردنیاز
 - اسیلوسکوپ مشابه (شکل ۱-۵۵) یک دستگاه

■ تلویزیون رنگی گروندیک یک دستگاه

■ پرن زنر اتور (شکل ۱-۵۶) یک دستگاه

■ گسترده‌ی تلویزیون رنگی یک دستگاه

■ نقشه‌ی تلویزیون رنگی گروندیک یک نسخه

■ مولتی‌متر دیجیتال (شکل ۱-۵۷) یک دستگاه

■ تجهیزات عمومی کارگاه الکترونیک مانند: هویه، قلع کش، سیم‌چین و پیچ گوشتی.

توجه:

برخی تجهیزات و دستگاه‌ها به عنوان نمونه در این کتاب نشان داده شده‌اند. می‌توانید از هر دستگاه استاندارد موجود در کارگاه خود استفاده کنید.

۴-۱- دستورات حفاظتی


ضمن رعایت دستورات حفاظتی و نکات ایمنی بیان شده در مباحث گذشته موارد زیر را نیز مورد توجه قرار دهید :

▲ در حمل تلویزیون دقت لازم را به عمل آورید تا ضربهای


به آن وارد نشود.

▲ از اتصال دست یا اشیاء به نقاطی از تلویزیون که ولتاژ

۲۲۰ ولت دارند جداً خودداری کنید. شکل ۱-۵۸ بخشی از شاسی را که ولتاژ ۲۲۰ ولت به آن اتصال دارد، نشان می‌دهد.

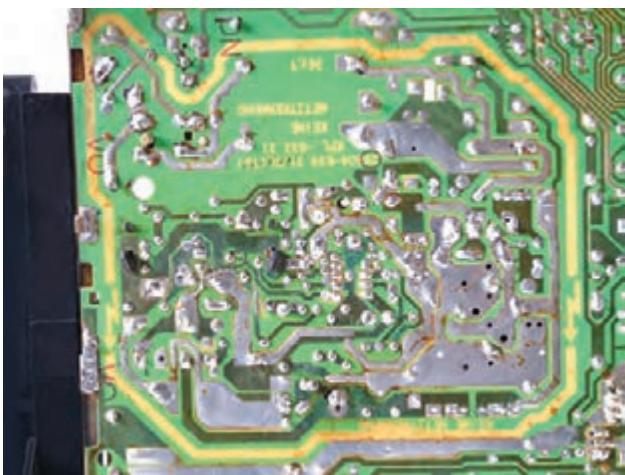

شکل ۱-۵۸- بخشی از مدار که برق ۲۲۰ ولت به آن اتصال دارد.

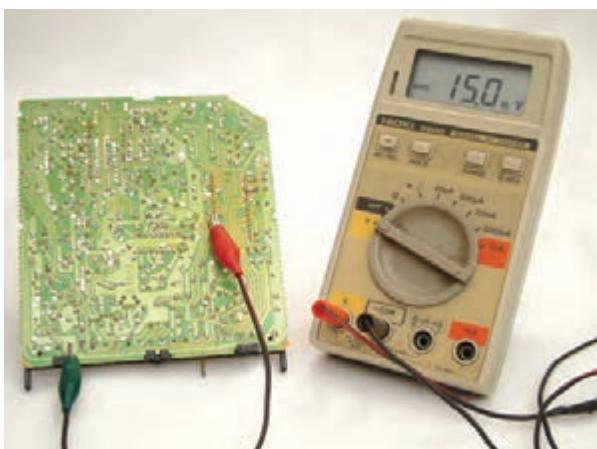

شکل ۱-۵۹- اتصال غیر صحیح مولتی‌متر به پایه‌ی آی‌سی

زمان اجرا: ۳ ساعت

جدول ۱-۱

شماره‌ی ردیف	نام قطعه یا قطعات	شماره‌ی فنی
۱	آی‌سی ۲۲۶°	
۲	پتانسیومتر تنظیم کننده‌ی فرکانس نوسان افقی	
۳	پتانسیومتر تنظیم کننده‌ی فاز نوسان افقی	
۴	قطعات تعیین کننده‌ی فرکانس نوسان افقی	
۵	خازن صافی تقدیمه‌ی آی‌سی ۲۲۶°	

۴-۱- کار عملی شماره‌ی ۱ - نقشه‌خوانی

● با توجه به نقشه و شاسی تلویزیون رنگی گروندیک مدل CUC۴۴۰۰، جای قطعات خواسته شده در جدول ۱-۱ را بدقت شناسایی کنید و سپس به کامل کردن جدول بپردازید.

● با توجه به مدول IF و نقشه‌ی تلویزیون رنگی گروندیک، شماره‌ی پایه‌های خواسته شده‌ی مدول IF و پایه‌های آی‌سی ۲۲۶° را که با هم در ارتباط هستند شناسایی و سپس جدول ۱-۲ را کامل کنید.

جدول ۱-۲


شماره‌ی ردیف	نام قطعه یا قطعات	شماره‌ی پایه‌ی مدول IF	شماره‌ی پایه‌ی آی‌سی ۲۲۶°
۱	تغذیه نوسان‌ساز افقی		
۲	ورودی سیگنال مرکب تصویر همراه با پالس همزمانی		
۳	تغذیه‌ی آی‌سی		
۴	خروجی پالس تطبیق Koin		
۵	خروجی SSC		
۶	ورودی و لنژار جهت تنظیم فاز نوسان‌ساز افقی		
۷	خروجی نوسان‌ساز افقی		
۸	ورودی فیدبک از ترانسفورماتور سطر		
۹	زمین آی‌سی		

زمان اجرا: ۲ ساعت

۶-۱-۴- کار عملی شماره‌ی ۲ - اندازه‌گیری

ولتاژها و رسم سیگنال‌ها

● ولت‌متر DC را مطابق شکل ۱-۶° به پایه‌ی ۱۶ آی‌سی ۲۲۶° وصل کنید. ولتاژ این پایه را نسبت به زمین اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

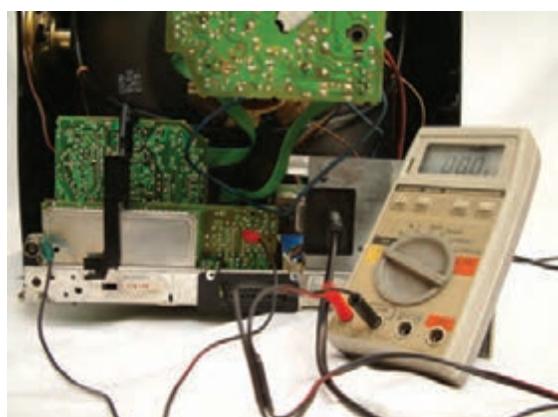

شکل ۱-۶° - اتصال ولت‌متر به پایه‌ی ۱۶

$$\text{ولت} = \frac{V}{\text{پایه‌ی } ۱۶}$$

● ولت‌متر را مطابق شکل ۱-۶۱ به پایه‌ی ۱۰ آی‌سی وصل کنید. ولتاژ این پایه را نسبت به شاسی اندازه بگیرید و یادداشت کنید.




شکل ۱-۶۱ - اتصال ولت‌متر به پایه‌ی ۱۰


$$\text{ولت} = \frac{V}{\text{پایه‌ی } ۱۰}$$

● ولت متر DC را مطابق شکل ۱-۶۲ به پایه‌ی ۱۴ آی‌سی وصل کنید. ولتاژ این پایه را نسبت به شاسی اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$\text{ولت} = \frac{V_{14}}{\text{پایه‌ی ۱۴}}$$

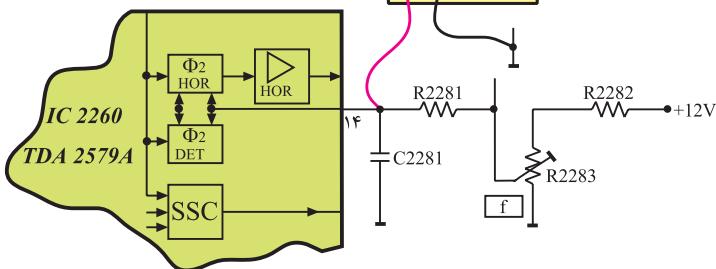

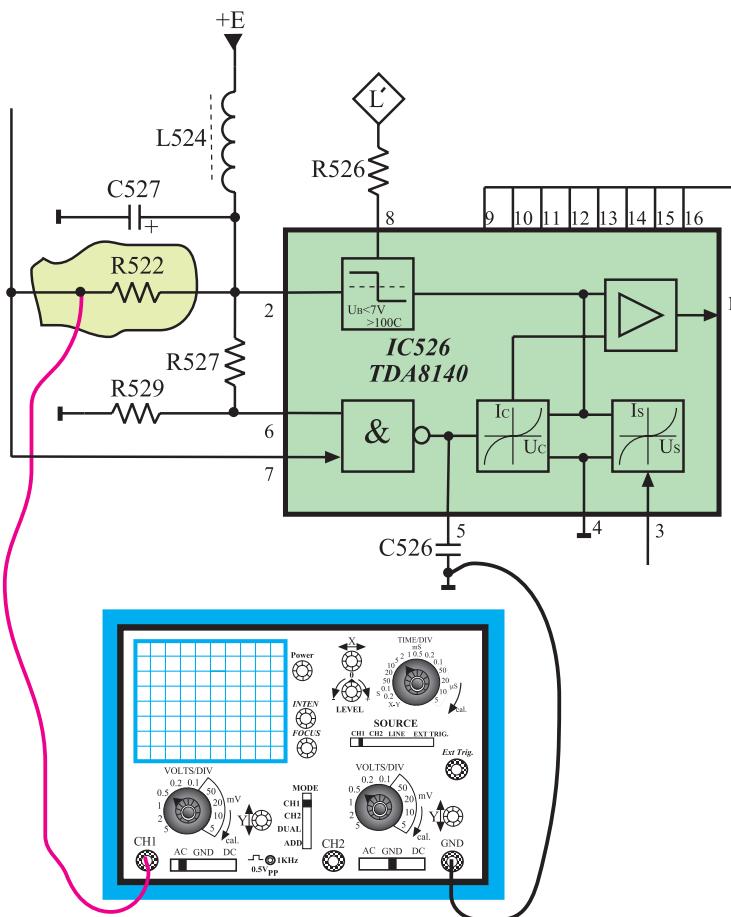
شکل ۱-۶۲ - اتصال ولت متر به پایه‌ی ۱۴ آی‌سی



● چون سیگنال ایجاد شده توسط نوسان‌ساز افقی به طبقه‌ی درایور خروجی افقی یا آی‌سی ۵۲۶ اعمال می‌شود برای مشاهده‌ی نوسان‌های ایجاد شده توسط اسیلاتور افقی مطابق شکل ۱-۶۳ اسیلوسکوپ را به پایه‌ی ۷ آی‌سی ۵۲۶ یا پکسر مقاومت R۵۲۲ اتصال دهید.

آی‌سی ۵۲۶ درایور
خروجی افقی و با شماره
فنی TDA814° است.

شکل ۱-۶۳ - اتصال اسیلوسکوپ به پایه‌ی ۷ آی‌سی

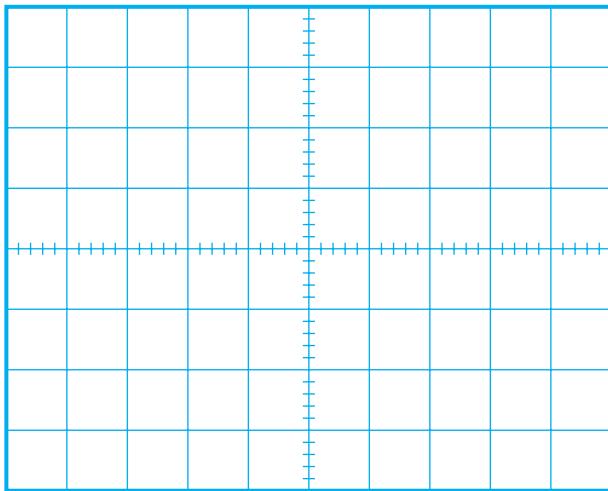

شکل ۱-۶۴ - موج اسیلاتور افقی

- با تنظیم اسیلوسکوپ، شکل موج ایجاد شده توسط اسیلاتور افقی را روی صفحه اسیلوسکوپ مشاهده کنید. سپس شکل موج را با مقیاس مناسب در شکل ۱-۶۴ بکشید.
- دامنه‌ی پیکتاپیک، پریود و فرکانس موج را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$V_{PP} =$	ولت
$T =$	ثانیه
$f =$	هرتز




شکل ۱-۶۵ - مدول IF

- اسیلوسکوپ را با دقت کافی به پایه‌ی ۳۱ مدول IF اتصال دهید. شکل ۱-۶۵ مدول IF را نشان می‌دهد.

● کلید $\frac{\text{Time}}{\text{div}}$ اسیلوسکوپ را روی $1 \mu\text{sec}$ یا $2 \mu\text{sec}$ تنظیم کنید. کلید $\frac{\text{Volt}}{\text{div}}$ را طوری تنظیم کنید تا دامنه برای اندازه‌گیری مناسب باشد.


- شکل موج روی صفحه اسیلوسکوپ را در شکل ۱-۶۶ با مقیاس مناسب رسم کنید.

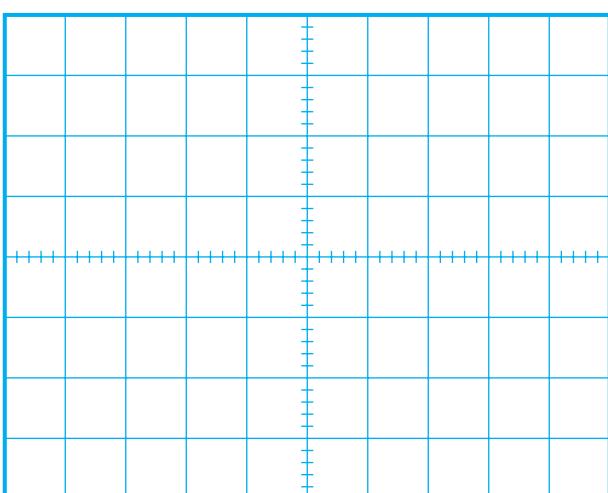

شکل ۱-۶۶


- دامنه‌ی پیکتاپیک، پریود و فرکانس موج را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$V_{PP} =$	ولت
$T =$	ثانیه
$f =$	هرتز

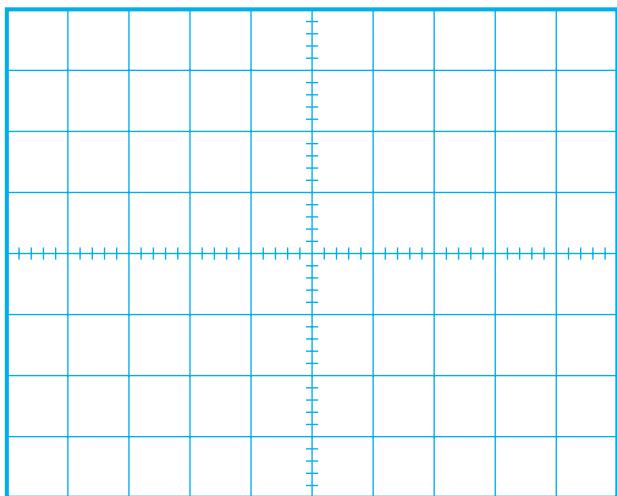


شکل ۱_۶۷

زمان اجرا: ۱ ساعت

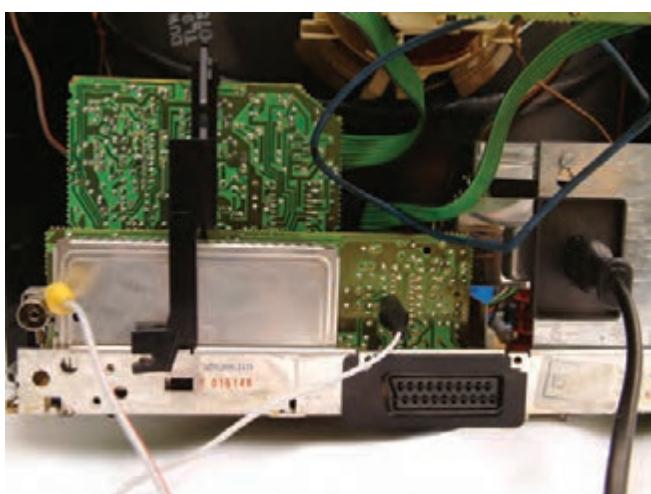

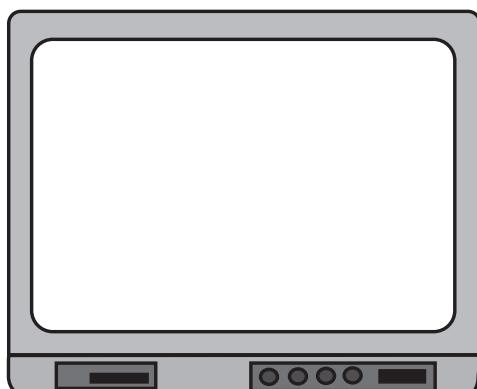شکل ۱_۶۸—پایه‌ی ۵ آی‌سی ۲۲۶° به شاسی اتصال کوتاه شده است.



شکل ۱_۶۹


- کلید Time div اسیلوسکوپ را روی ۵msec تنظیم کنید.
- شکل موج به دست آمده روی صفحه‌ی اسیلوسکوپ را در شکل ۱_۶۷ با مقیاس مناسب رسم کنید.
- موج‌های به دست آمده چه کاربردی دارند؟ مختصرًاً شرح دهید.

توضیح:

- ۷_۱_۴—کارعملی شماره‌ی ۳: تنظیم فرکانس نوسان‌ساز افقی
- تلویزیون را روشن کنید و آن را روی کانال با برنامه تنظیم کنید.

- پایه‌ی ۵ آی‌سی ۲۲۶° (TDA2579A) را مطابق شکل ۱_۶۸ به شاسی، اتصال کوتاه کنید. در این حالت همزمانی تصویر روی صفحه تلویزیون به هم می‌خورد.

- تصویر روی صفحه تلویزیون را، در شکل ۱_۶۹ رسم کنید.

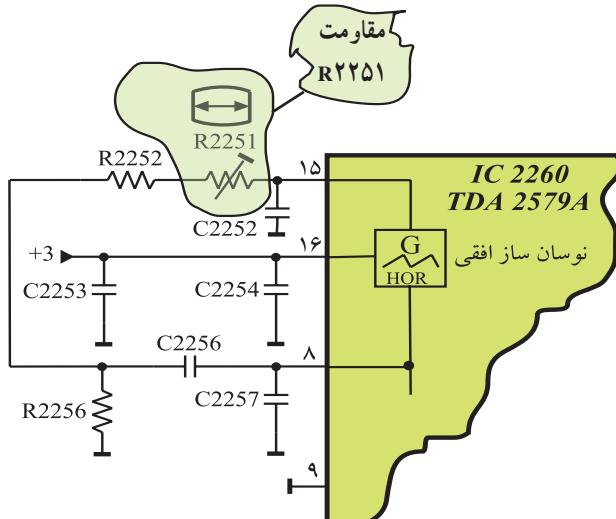


شکل ۱-۷۰—پتانسیومتر R۲۲۵۱

● پتانسیومتر R۲۲۵۱ را آهسته تغییر دهید. شکل ۱-۷۰
پتانسیومتر R۲۲۵۱ را در نقشه‌ی مدار نشان می‌دهد.
با تغییر پتانسیومتر تصویر به حالت پایدار نزدیک می‌شود.
در این لحظه فرکانس اسیلانور به محدوده‌ی مقدار صحیح نزدیک
شده است.

● پایه‌ی ۵ را آزاد کنید؛ تصویر به حالت پایدار برمی‌گردد؛
به این ترتیب فرکانس افقی تنظیم شده است.

زمان اجرا: ۱ ساعت

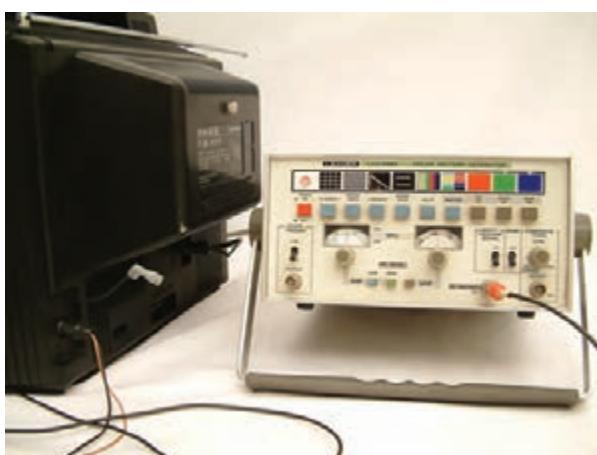

شکل ۱-۷۱—اتصال پرن ژنراتور به تلویزیون

۱-۴-۸—کار عملی شماره‌ی ۴: تنظیم فاز نوسان‌ساز
افقی

● تلویزیون را روشن کنید.

● پرن ژنراتور را روشن کنید و خروجی RF آن را به
ورودی آتن تلویزیون اتصال دهید.

شکل ۱-۷۱ اتصال پرن ژنراتور به تلویزیون را نشان
می‌دهد.



شکل ۱-۷۲—ایجاد رستر توسط پرن ژنراتور

● تلویزیون و پرن ژنراتور را تنظیم کنید تا نوار رنگی یا
رستر یک رنگ روی صفحه تلویزیون ظاهر شود. شکل ۱-۷۲
رستر را روی صفحه تلویزیون نشان می‌دهد.

● اگر پرن ژنراتور در اختیار ندارید می‌توانید تلویزیون را
روی کanal با برنامه تنظیم کنید.




شکل ۱-۷۳- سیم پیچ L511


● هسته‌ی L511 که روی شاسی اصلی گیرنده قرار دارد را تغییر دهید و پهنانی تصویر را به حداقل ممکن برسانید. در این حالت باید کناره‌های عرضی تصویر دیده شود. شکل ۱-۷۳ سیم پیچ L511 را نشان می‌دهد.

● پتانسیومتر R2283 را تغییر دهید تا موقعیت کادر تصویر نسبت به مرکز از طرفین تصویر به طور قرینه تنظیم شود. در این حالت فاز نوسان اسیلاتور افقی گیرنده با فرستنده یکسان شده است. شکل ۱-۷۴ پتانسیومتر R2283 را نشان می‌دهد.

● با تنظیم مجدد L511 عرض تصویر را تنظیم کنید.

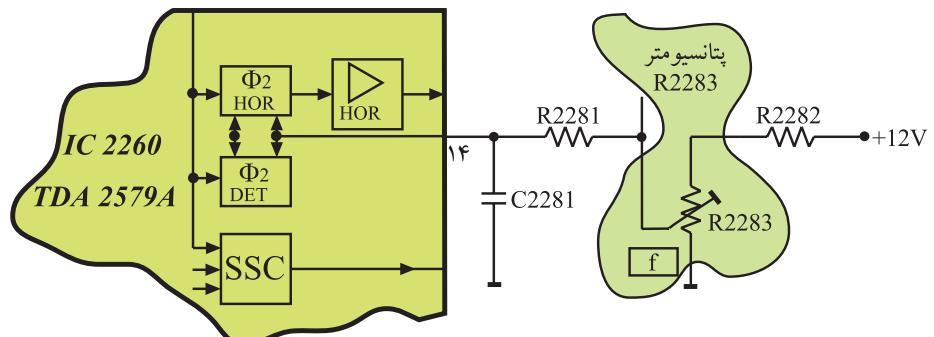


شکل ۱-۷۴- پتانسیومتر تنظیم کننده فاز

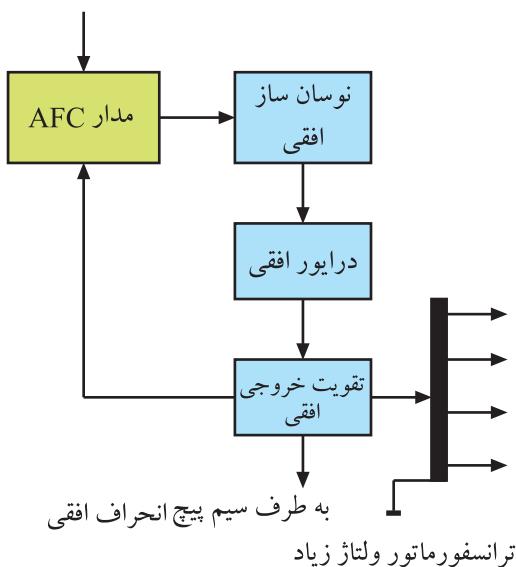


شکل ۱-۷۵- بلوک دیاگرام خروجی افقی

● چون از نوسان ایجاد شده توسط نوسان‌ساز افقی باید ولتاژ خیلی زیاد (EHV)، جریان انحراف اشعه در جهت افقی و پاره‌ای از ولتاژهای موردنیاز برای تغذیه مدارهای مختلف تلویزیون تهیی شود، لازم است دامنه جریان موج افقی زیاد باشد. برای این منظور در قسمت خروجی افقی از تقویت‌کننده‌ی قدرت ترانزیستوری و یا از آی‌سی استفاده می‌کنند.


شکل ۱-۷۵ بلوک دیاگرام خروجی افقی را نشان می‌دهد.

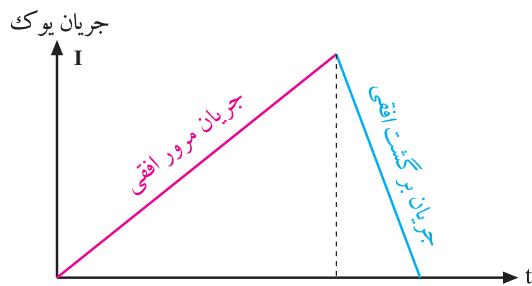


شکل ۱-۷۶—جریان دندانه اره‌ای یوک افقی

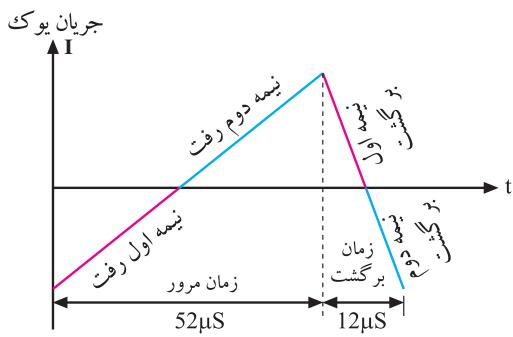


شکل ۱-۷۷

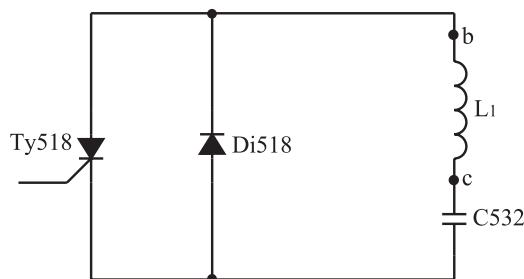

شکل ۱-۷۸—مدار مرور افقی تریستوری

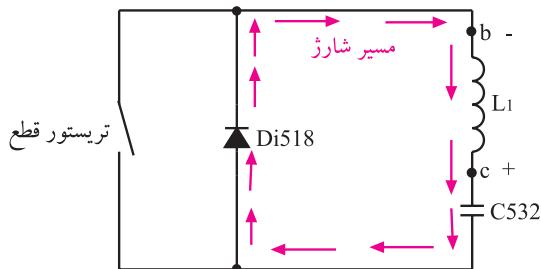

شکل ۱-۷۹—اوزی ترانسفورماتور دیود Di518 را هادی می‌کند و خازن C532 شارژ می‌شود و نیمه اول رفت را بوجود می‌آورد.

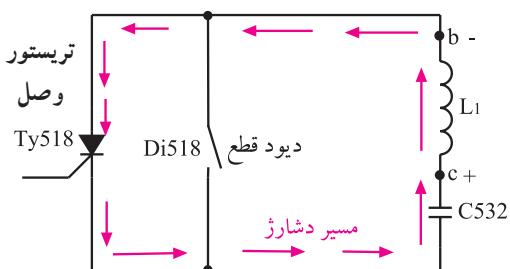

شکل ۱-۸۰—خازن از طریق TY518 در ترانسفورماتور تخلیه می‌شود و نیمه دوم رفت را بوجود می‌آورد.

۶-۱—مدار مرور و برگشت افقی با استفاده از تریستور

برای انحراف مناسب اشعه روی صفحه تصویر، لازم است از سیم پیچ‌های انحراف افقی، جریانی دندانه اره‌ای مطابق شکل ۱-۷۶ عبور کند.

این موج دارای دو بخش شامل مرور افقی به مدت ۵۲ میکروثانیه و برگشت افقی به مدت ۱۲ میکروثانیه است. شکل ۱-۷۷ این دو بخش را نشان می‌دهد.


در شکل ۱-۷۸ یک نمونه مدار مرور افقی تریستوری رسم شده است.

قطعات در این مدار با شماره‌ی ۵۰۰ مشخص شده‌اند.


این مدار مربوط به تلویزیون قدیمی گروندیک مدل ۶۲۰۰ است.

دو نقطه b و c به سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور EHV اتصال دارند. سیم پیچ bc و خازن C532، مدار هماهنگ مرور (رفت) افقی را تشکیل می‌دهند. فرکانس تشدید این مدار کم است. با شارژ و دشارژ خازن C532 از طریق سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور EHV، جریان مرور افقی به مدت ۵۲ میکروثانیه به دست می‌آید. شکل‌های ۱-۷۹ و ۱-۸۰ نحوی شارژ و دشارژ خازن C532 را نشان می‌دهد.


$52\mu\text{sec} = \text{زمان مرور یا رفت افقی}$

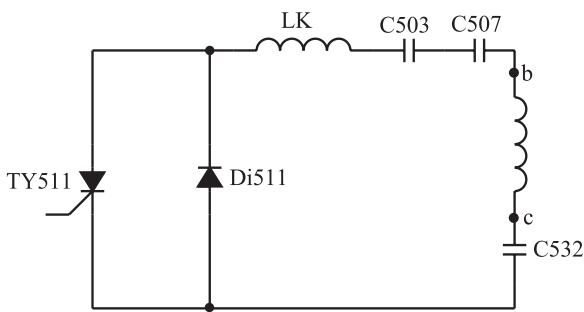

شکل ۱-۸۱—مدار برگشت افقی

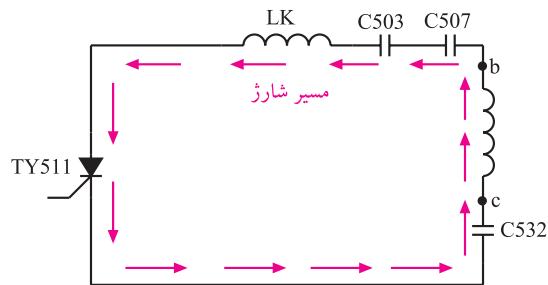

شکل ۱-۸۲—در نیمه‌ی اول برگشت خازن‌های $C50^3$ و $C50^7$ شارژ می‌شوند.

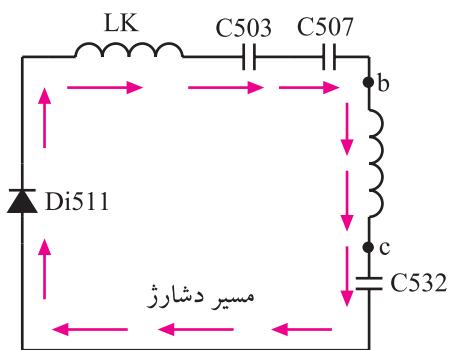

شکل ۱-۸۳—در نیمه‌ی دوم برگشت خازن‌های $C50^3$ و $C50^7$ دشارژ می‌شوند.


در شکل ۱-۸۱—۱ مدار برگشت افقی این تلویزیون رسم شده است. در نیمه‌ی اول برگشت افقی، میدان مغناطیسی اطراف ترانسفورماتور EHV از طریق خازن $C50^2$ و تریستور Ty511 که هادی است، خازن‌های $C50^3$ و $C50^7$ را به مدت ۶ میکروثانیه شارژ می‌کند (شکل ۱-۸۲).

در نیمه‌ی دوم برگشت افقی، تریستور Ty511 قطع است و خازن‌های $C50^3$ و $C50^7$ انرژی ذخیره شده را در مدت ۶ میکروثانیه، از طریق Di511 در سیم پیچ تخلیه می‌کند (شکل ۱-۸۳).

به این ترتیب سیم پیچ Lk با خازن‌های $C50^3$ و $C50^7$ و ترانسفورماتور سری می‌شود و مدار هماهنگ برگشت افقی را تشکیل می‌دهد. این مدار در فرکانس زیاد حدود ۷۲ KHZ نوسان می‌کند. به این ترتیب جریان برگشت افقی به مدت ۲ میکروثانیه ایجاد می‌شود.

زمان برگشت افقی $= 12 \mu\text{sec}$

به علت قدیمی بودن شاسی گرونديك مدل ۶۲۰۰ از توضیح بیشتر درمورد این مدار خودداری می‌شود.

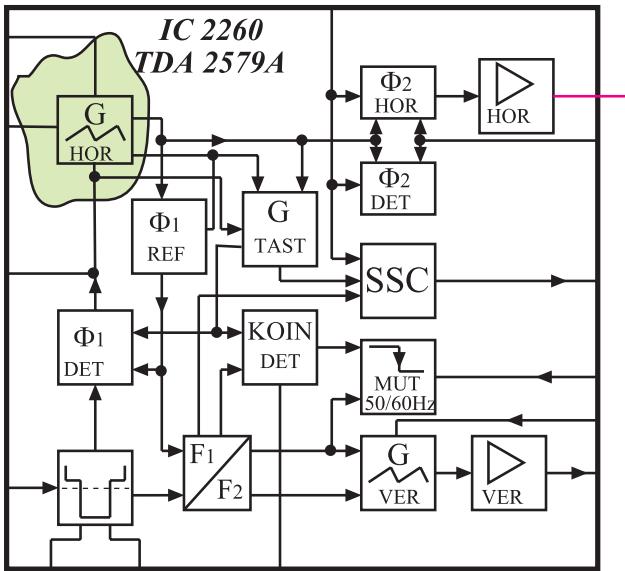


شکل ۱-۸۴—بلوک دیاگرام مدار داخل آی‌سی TDA2579A


۷-۱- خروجی افقی در تلویزیون گرندیک مدل cuc ۴۴۰۰

همان طوری که بیان شد اسیلاتور انحراف افقی در این تلویزیون در داخل آی‌سی TDA2579A در مدول IF قرار دارد. شکل ۱-۸۴ نقشه‌ی بلوکی آی‌سی TDA2579A را نشان می‌دهد.

اسیلاتور این آی‌سی، سیگنالی با توان کم تولید می‌کند. این سیگنال از طریق پایه‌ی خروجی آی‌سی یعنی پایه‌ی شماره‌ی ۱۱، به آی‌سی تقویت‌کننده‌ی خروجی افقی یعنی آی‌سی شماره‌ی ۵۲۶ به شماره‌ی فنی TDA8140 اعمال می‌شود. شکل ۱-۸۵ مدار آی‌سی خروجی افقی و پایه‌ی ورودی آن یعنی پایه‌ی شماره‌ی ۷ را نشان می‌دهد.

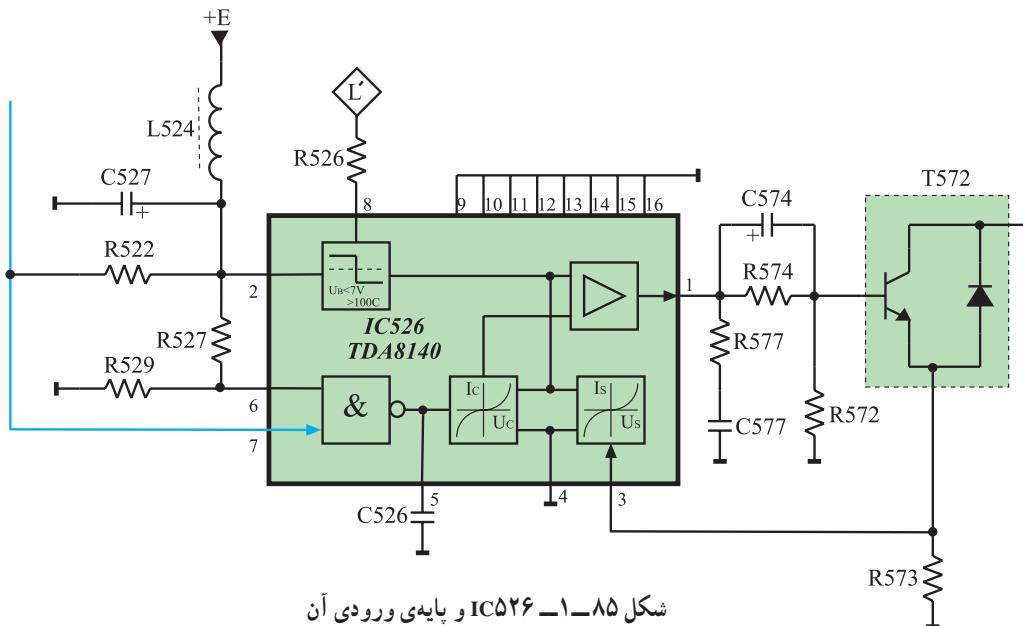


شکل ۱-۸۵—IC526 و پایه‌ی ورودی آن

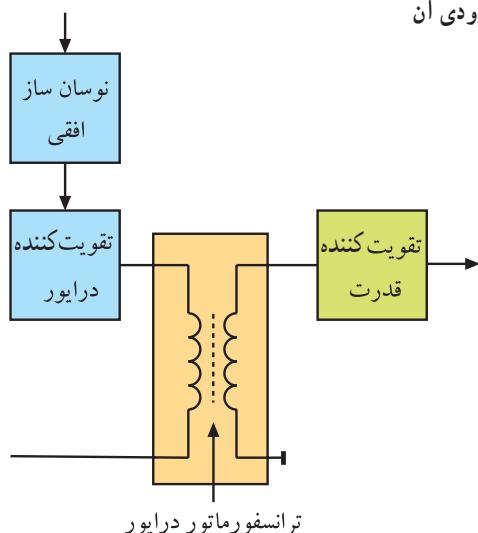


شکل ۱-۸۶—نقشه‌ی بلوکی خروجی افقی

۷-۱- عملکرد آی‌سی ۵۲۶ (TDA8140)


در بیشتر تلویزیون‌ها در بخش افقی یک ترانسفورماتور کاهنده قرار دارد تا با کاهش دادن ولتاژ، جریان را در طبقه‌ی تقویت‌کننده‌ی خروجی افقی افزایش دهد. این ترانسفورماتور همچنین تطبیق امپدانس را بین طبقه‌ی خروجی و تقویت‌کننده درایور برقرار می‌کند. شکل ۱-۸۶ نقشه‌ی بلوکی خروجی افقی و ترانسفورماتور درایور را نشان می‌دهد.

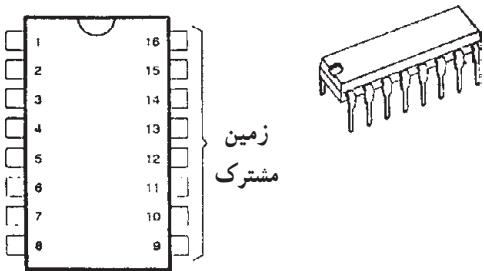

شکل ۱-۸۷—شکل ظاهری آی سی ۵۲۶ و پایه‌های آن

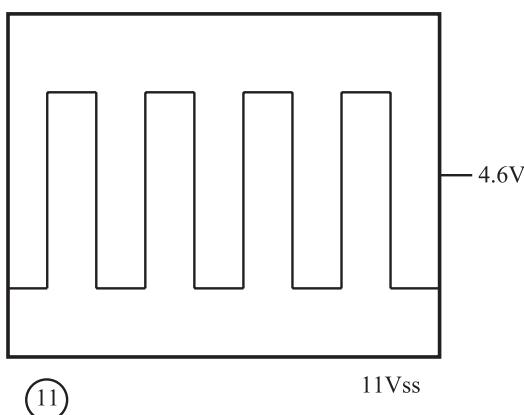

شکل ۱-۸۸—موج ورودی آی سی

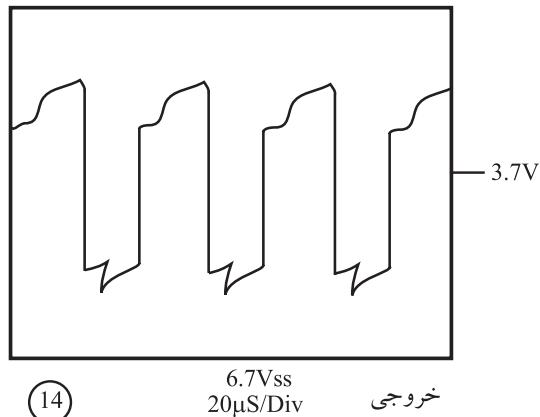

شکل ۱-۸۹—شکل موج خروجی آی سی


در شاسی تلویزیون گروندیک مدل CUC از آی سی ۵۲۶ به جای ترانسفورماتور درایور استفاده شده است. این آی سی دارای ۱۶ پایه مطابق شکل ۱-۸۷ است.

آی سی تقویت‌کننده
درایور افقی آی سی ۵۲۶
به شماره‌ی فنی
TDA814۰ است.


موج ورودی آی سی به صورت شکل ۱-۸۸ و موج
خروجی آن به صورت شکل ۱-۸۹ است.

همان‌طور که مشاهده می‌شود دامنه‌ی موج در خروجی آی سی کاهش یافته است. بنابراین این آی سی عمل تقویت‌ولتاژ را انجام نمی‌دهد و فقط جریان را تقویت می‌کند. همچنین با مقایسه‌ی دو شکل ۱-۸۸ و ۱-۸۹ مشاهده می‌شود که موج خروجی آی سی از نظر شکل ظاهری نسبت به موج ورودی تغییر کرده است.

۱-۷-۲—نقشه مداری آی سی ۵۲۶ و قطعات مرتبط با آن: در شکل ۱-۹ نقشه‌ی مدار آی سی (TDA814۰) ۵۲۶ و قطعات مرتبط با پایه‌های این آی سی رسم شده است.

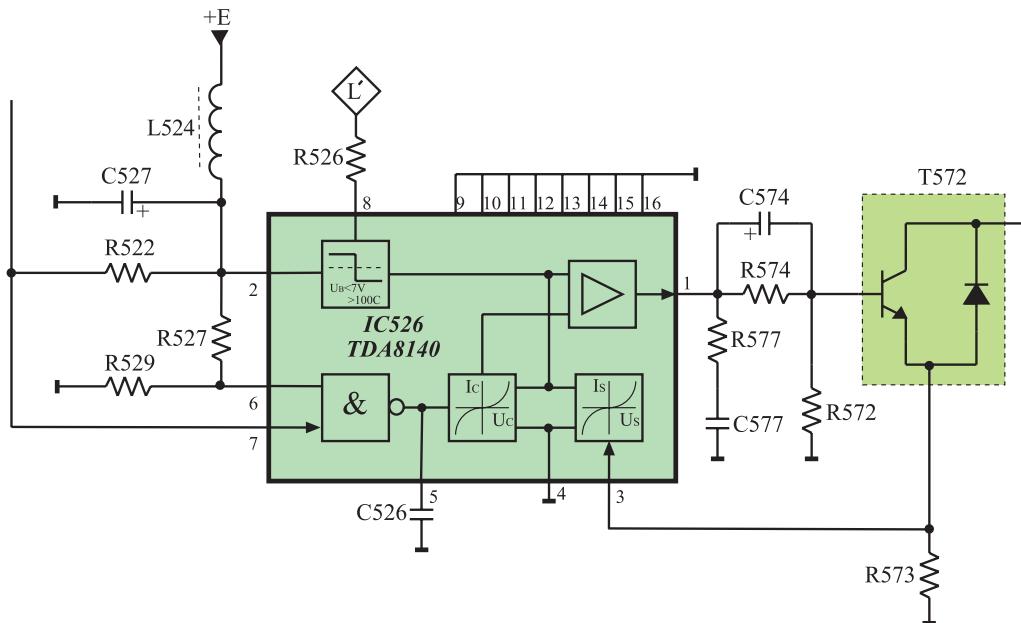

شکل ۱-۹۰- نقشه مدار آی‌سی ۵۲۶ و قطعات مرتبط با آن

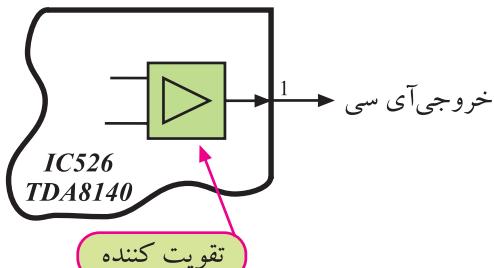


شکل ۱-۹۱- پایه‌ی ۱ آی‌سی

۱-۷-۳ عملکرد پایه‌های آی‌سی ۵۲۶


پایه‌ی ۱: این پایه، خروجی آی‌سی است. پالس افقی در آی‌سی تقویت می‌شود و تغییر شکل لازم را باید می‌کند. سپس پالس افقی با توان لازم از پایه‌ی شماره‌ی ۱ آی‌سی خارج می‌شود و بیس ترانزیستور قدرت خروجی افقی را تقدیم می‌کند.

در شکل ۱-۹۱ پایه‌ی ۱ و در شکل ۱-۹۲ شکل موج آن نشان داده شده است.

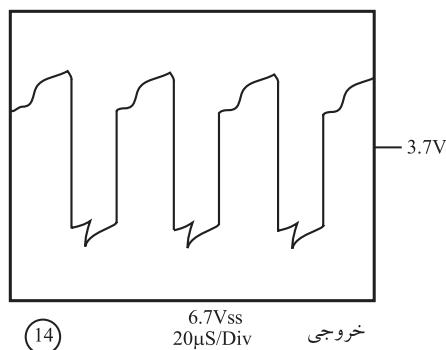

شکل ۱-۹۲- موج خروجی آی‌سی


پایه‌ی ۲: از طریق این پایه تغذیه‌ی DC مدارهای داخل آی‌سی برقرار می‌شود. تغذیه‌ی آی‌سی از $+E$ برابر با $8/5$ ولت است تأمین می‌شود. شکل ۱-۹۳ مدار تهیه‌ی ولتاژ $+E$ را نشان می‌دهد.

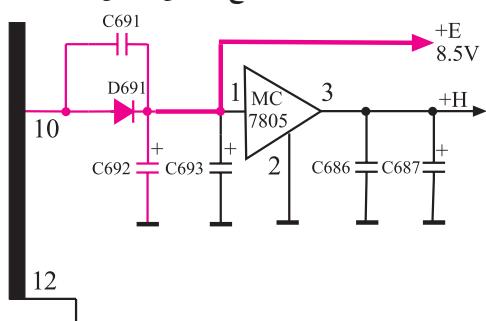

شکل ۱-۹۳- مدار تهیه‌ی ولتاژ $+E$ + تغذیه‌ی آی‌سی


تغذیه‌ی آی‌سی ۵۲۶
برابر $8/5$ ولت است و به پایه
۲ آی‌سی اتصال می‌باید.

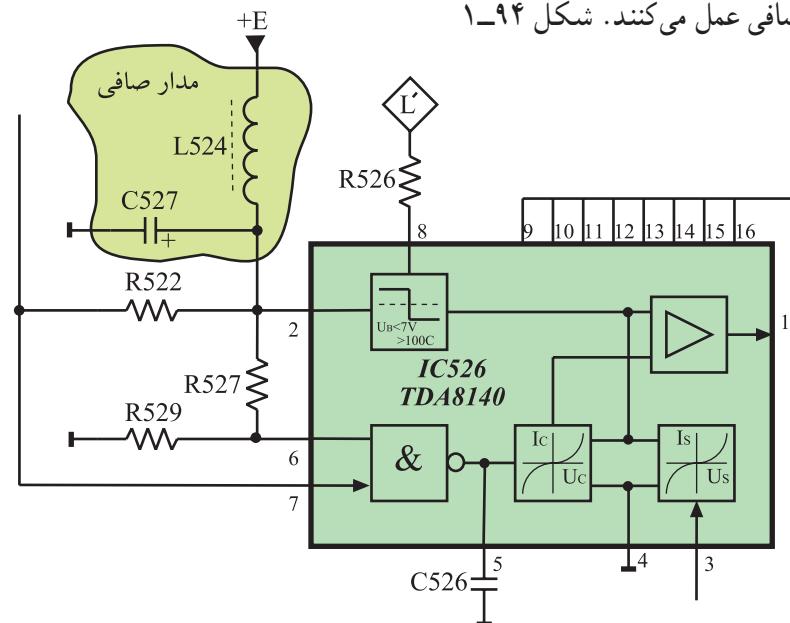در مسیر ورود این ولتاژ به آی سی خازن الکتروولیت C۵۲۷ و سیم پیچ L۵۲۴ به عنوان صافی عمل می کند. شکل ۱-۹۴ مدار صافی را نشان می دهد.




+ شکل ۹۴- صافی در مسیر ولتاژ E


پایه‌ی ۳: این پایه ورودی فیدبک از تقویت کننده‌ی خروجی افقی است. جریان خروجی افقی مطابق شکل ۱-۹۵ در دو سر مقاومت R۵۷۳ افت می‌کند و به پایه‌ی ۳ آی‌سی، فیدبک می‌شود. با این ولتاژ جریان خروجی آی‌سی تحت کنترل فرار می‌گیرد.

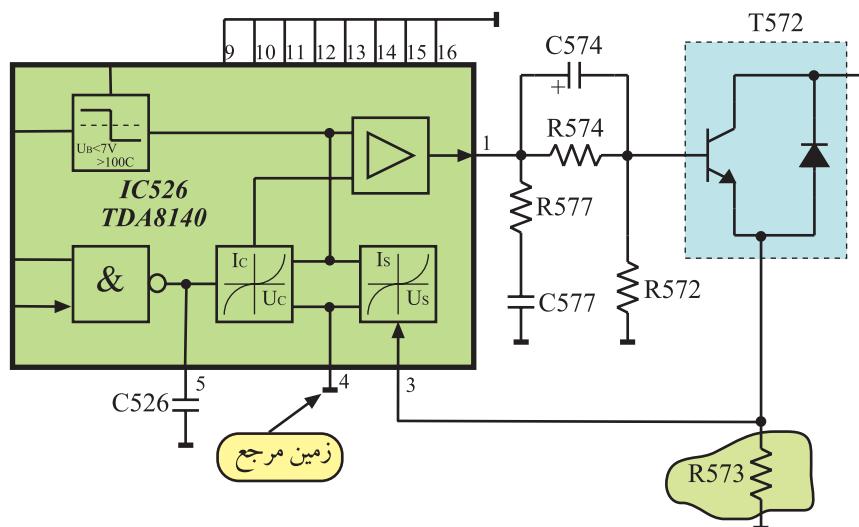


شکل ۱-۹۵ - یاپهی ۳ یاپهی فیدبک

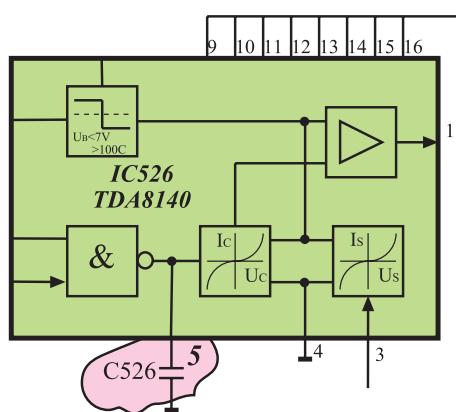


شکل ۱-۹۶ - خازن C526 در پایه‌ی ۵

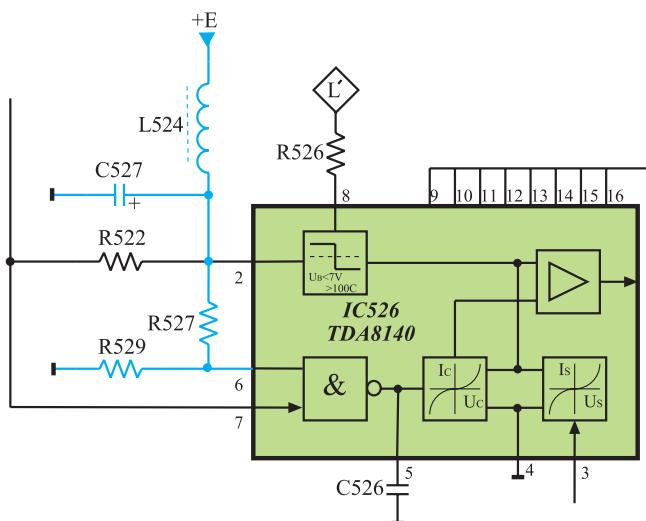

شکل ۱-۹۷ - مدار تهیه و لتاز برای پایه‌ی ۶ آی‌سی

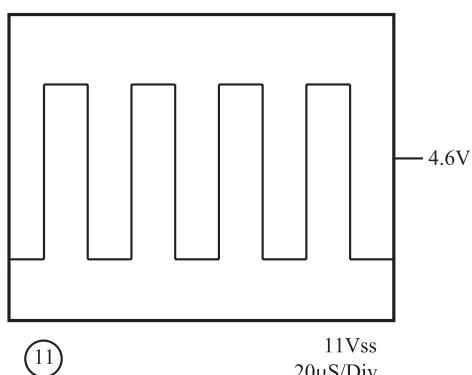

شکل ۱-۹۸ - شکل موج ورودی به پایه‌ی ۷ آی‌سی

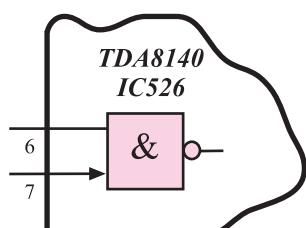

شکل ۱-۹۹ - پایه‌های ۶ و ۷ آی‌سی


پایه‌ی ۴: این پایه زمین مرجع برای ولتاژ اعمال شده به پایه‌ی ۳ آی‌سی است.

پایه‌ی ۵: در این پایه خازن C526 قرار دارد (شکل ۱-۹۶). خازنی که بین این پایه و زمین قرار می‌گیرد، شیب جریان خروجی یعنی $\frac{dI_o}{dt}$ را در هنگام برگشت اشعه تعیین می‌کند.


پایه‌ی ۶: اگر ولتاژ این پایه در سطح ولتاژ کم (Low) قرار گیرد، بعد از یک تأخیر زمانی معین (T_{dr}) گیرنده در حالت آماده به کار قرار می‌گیرد. این عمل مستقل از ولتاژ کنترل ورودی پایه‌ی ۷ آی‌سی اجرا می‌شود. شکل ۱-۹۷ مدار تهیه‌ی ولتاژ پایه‌ی ۶ را نشان می‌دهد.

پایه‌ی ۷: این پایه، ورودی پالس تولید شده از اسیلاتور افقی است.


شکل موج پایه‌ی ۷ به صورت شکل ۱-۹۸ است. با توجه به بلوک دیاگرام داخل آی‌سی TDA8140 مشاهده می‌شود که پایه‌های ۶ و ۷ آی‌سی مطابق شکل ۱-۹۹ به دو ورودی گیت NAND داخل آی‌سی اتصال دارند. لذا اگر سیگنال نوسان‌ساز افقی در پایه‌ی ۷ آی‌سی وجود نداشته باشد و یا ولتاژ در پایه‌ی ۶ آی‌سی صفر باشد، یک ورودی گیت NAND صفر شده و خروجی گیت NAND در سطح بالا (high) قرار می‌گیرد.

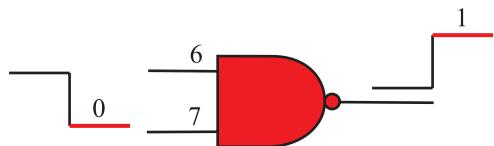


شکل ۱-۱۰۰- یک ورودی NAND صفر و خروجی آن (۱) است.

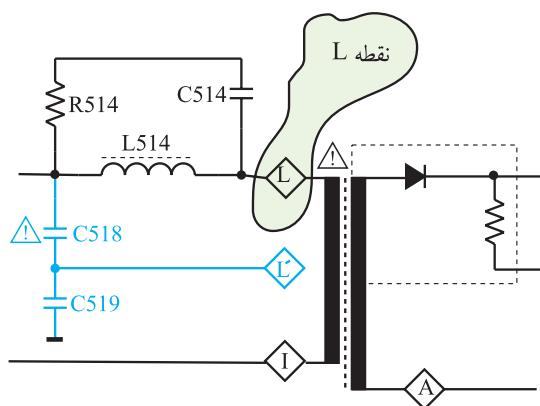


شکل ۱-۱۰۱- تهیه ولتاژ L' از ترانس سطر

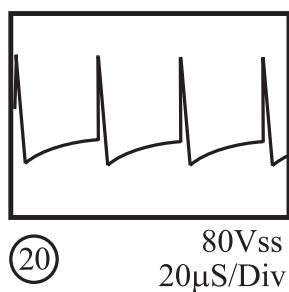

شکل ۱-۱۰۲- شکل ولتاژ L'

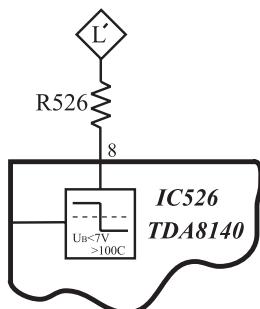

شکل ۱-۱۰۳- مسیر اعمال ولتاژ L' به پایهی ۸ آی سی

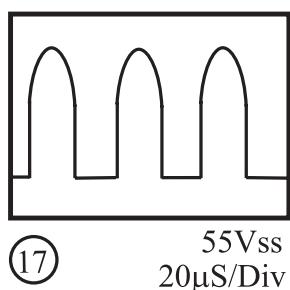

شکل ۱-۱۰۴- موج پایهی ۸ آی سی

شکل ۱-۱۰۰ این حالت را نشان می دهد. با یک شدن خروجی گیت NAND، مدار کنترل به تقویت کننده خروجی فرمان می دهد. در این حالت موج خروجی آی سی قطع می شود و EHV را قطع می کند و تلویزیون در حالت آماده به کار قرار می گیرد. پس گیت NAND در ورودی مانند دروازه ای تحت فرمان عمل می کند و زمانی پالس ورودی پایهی ۷ به داخل آی سی راه می یابد که در پایهی ۶ آی سی ولتاژ وجود داشته باشد.


پایهی ۸: این پایه، پایهی ورودی حفاظت آی سی است که مدار را در مقابل افزایش ولتاژ خروجی افقی محافظت می کند. با توجه به شکل ۱-۱۰۱ مشاهده می شود ولتاژ نقطه C519 ترانسفورماتور سطر توسط خازن های C518 و C519 تقسیم ولتاژ می شود.

از نقطه L' ولتاژی مطابق شکل ۱-۱۰۲ فراهم می شود. این ولتاژ از طریق مقاومت R526 به پایهی ۸ آی سی می رسد. اگر سطح ولتاژ پایهی ۸ آی سی از ۷ ولت بیشتر شود، خروجی آی سی بدون توجه به سایر ورودی های آی سی، قطع می شود و ترانزیستور سوئیچ BU58D را در ناحیه قطع قرار دهد. در این شرایط، تلویزیون به حالت آماده به کار می رود.

در شکل ۱-۱۰۳ پایهی ۸ آی سی و مسیر اعمال ولتاژ L' نشان داده شده است. شکل ۱-۱۰۴ موج فیدبک شده به پایهی ۸ آی سی را نشان می دهد.

پایه‌های ۹ تا ۱۶: این پایه‌ها زمین مشترک^۱ هستند. شکل

۱۰۵-۱ پایه‌های ۹ تا ۱۶ را شناسان می‌دهد.

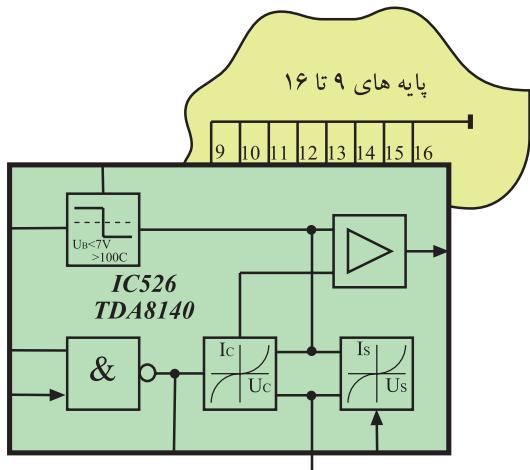


شکل ۱۰۵-۱ پایه‌های ۹ تا ۱۶ که زمین شده‌اند.


پایه‌های ۹ تا ۱۶:
زمین مشترک آی سی

۱۰۶-۱ نقشه‌ی مدار خروجی افقی و قطعات

مرتبط با آن در تلویزیون گروندیک: در شکل ۶-۱۰۶ نقشه‌ی
قسمت خروجی مدار افقی رسم شده است.

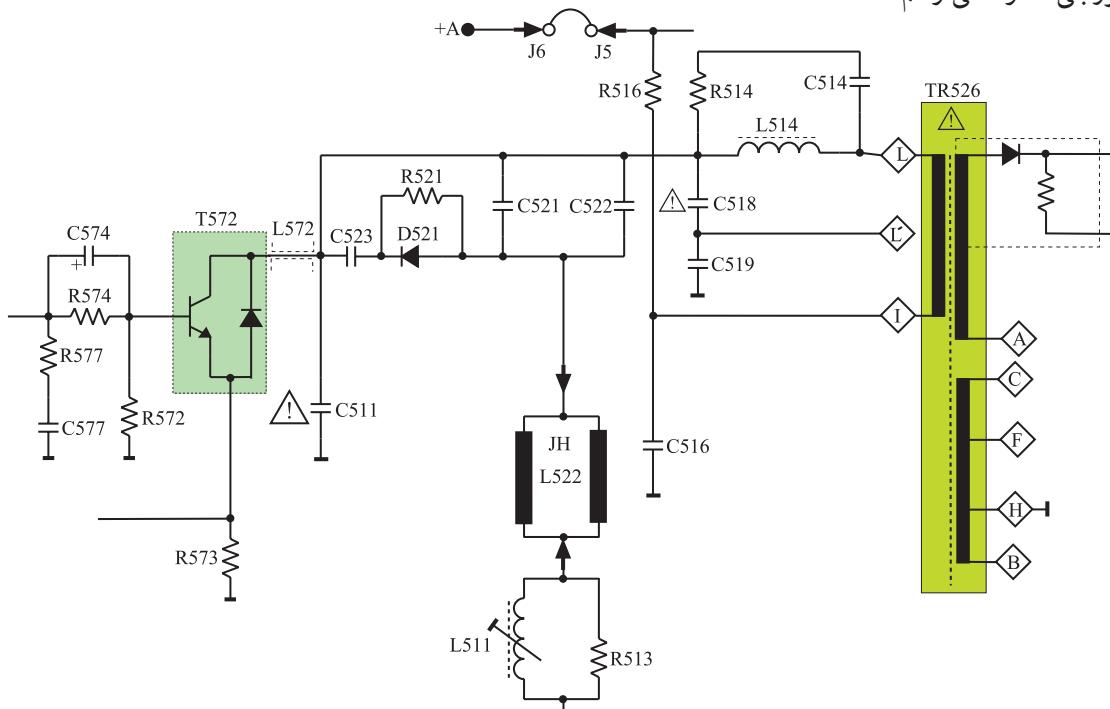

شکل ۱۰۶-۱ مدار قسمت خروجی افقی

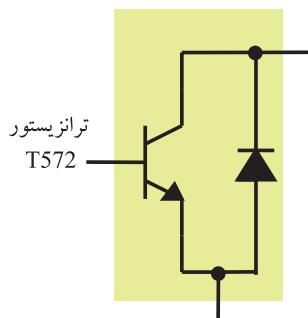

شکل ۱۰۷-۱ ترانزیستور T572 همراه با دیود دمپر

قطعات اساسی موجود در مدار عبارت اند از :

T572؛ ترانزیستور تقویت‌کننده‌ی خروجی افقی همراه


با دیود میراکننده (دمپر)، (شکل ۱۰۷-۱).

C511 خازن فلای بک

C521 و C522 خازن‌های تصحیح کننده‌ی لبه‌های

تصویر (S Correction)

^۱-Common GND زمین مشترک

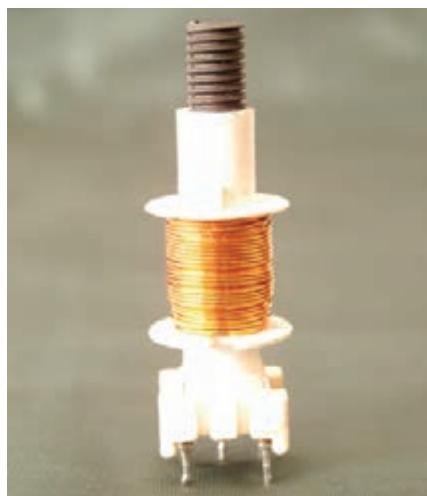

شکل ۱-۱۰۸- سیم پیچ L511


L511 سیم پیچ تنظیم کنندهٔ خطی افقی

R513 مقاومت حذف کنندهٔ نوسان‌های زاید
شکل ۱-۱۰۸ سیم پیچ L511 را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۱۰۹- مقاومت R516

R516 مقاومت آجری $15\Omega / 7w$ برای کنترل جریان
ترانزیستور خروجی افقی.
شکل ۱-۱۰۹ مقاومت R516 را نشان می‌دهد.

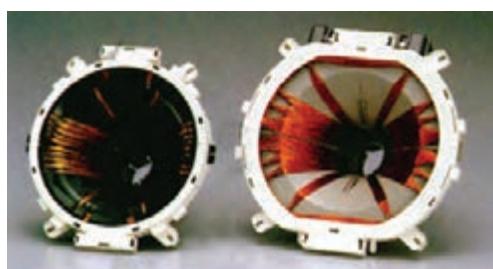

شکل ۱-۱۱۰- دو نوع یوک

L522 یوک افقی (سیم پیچ انحراف افقی).

شکل ۱-۱۱۰ دو نوع سیم پیچ انحراف افقی و عمودی را
که با نام یوک روی گردان لامپ تصویر قرار دارند، نشان می‌دهد.




شکل ۱-۱۱۱- ترانسفورماتور ولتاژ زیاد


TR526 ترانسفورماتور ولتاژ زیاد همراه با دیود
یک سوساز ولتاژ زیاد.
شکل ۱-۱۱۱ ترانسفورماتور EHV را نشان می‌دهد.

قطعات اساسی خروجی افقی

T572	L511
C511	R513
C521	R516
C522	L522
	TR526

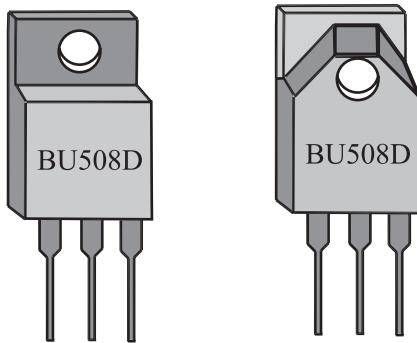

شکل ۱-۱۱۲- ترانزیستور T572

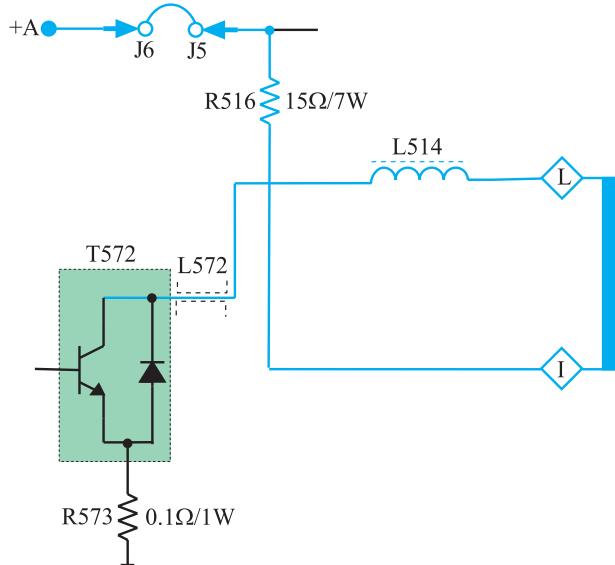


شکل ۱-۱۱۳- مسیر بایاس DC کلکتور T572

۱-۷-۵- ترانزیستور تقویت‌کننده‌ی خروجی و نحوه‌ی بایاس آن: ترانزیستور تقویت‌کننده‌ی خروجی افقی، T572 با شماره فنی BU508D در شکل ۱-۱۱۲ نشان داده شده است.


بیس ترانزیستور از نظر DC بایاس نشده است ولی کلکتور آن از A+ و از طریق پایه‌های \triangleleft I و \triangleleft L تراسفورماتور ولتاژ زیاد، بایاس می‌شود.

شکل ۱-۱۱۳- مسیر بایاس DC کلکتور را نشان می‌دهد. مقاومت R516 به عنوان یک مقاومت فیوزی در مسیر بایاس کلکتور ترانزیستور قرار دارد.

ترانزیستور تقویت‌کننده خروجی
افقی: BU508D

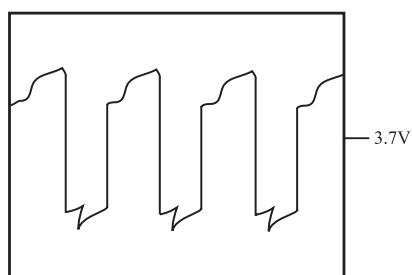


شکل ۱-۱۱۴- شکل موج بیس T572

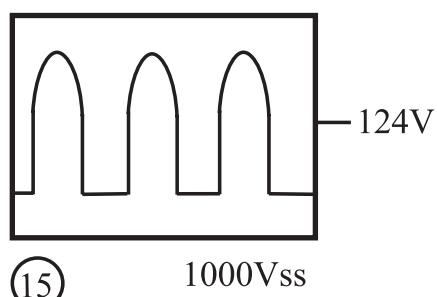


شکل ۱-۱۱۵- شکل موج کلکتور ترانزیستور T572


۱-۷-۶- عملکرد ترانزیستور T572: T572 به عنوان یک سوئیچ قدرت عمل می‌کند و سبب ایجاد جریانی دندانه‌ارهای در سیم پیچ انحراف افقی می‌شود. بیس ترانزیستور توسط سیگنال خروجی آی‌سی ۵۲۶ بایاس می‌شود. موج بیس ترانزیستور T572 مطابق شکل ۱-۱۱۴ است. T572 با عمل قطع و وصل خود موجی پالسی شکل با دامنه‌ی ۱۰۰۰ ولت پیک تا پیک طبق شکل ۱-۱۱۵ ایجاد می‌کند. این پالس در سیم پیچ

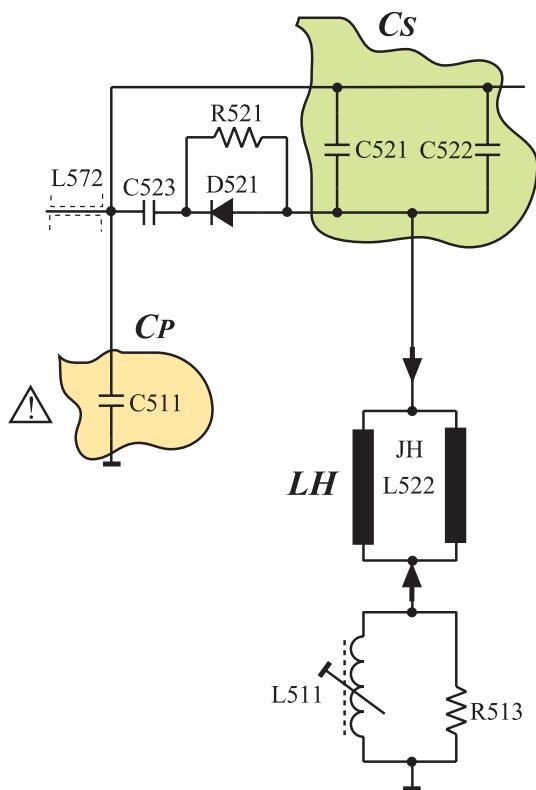

شکل ۱-۱۱۶- خازن های سری و موازی با L_H

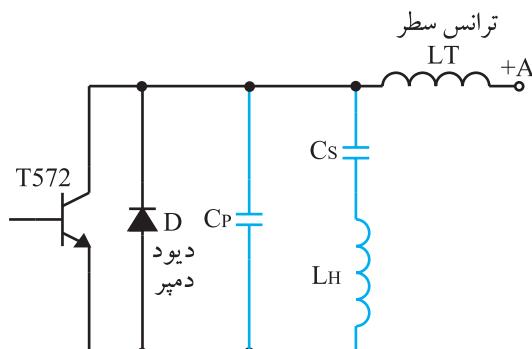

شکل ۱-۱۱۷- مدار معادل خروجی افقی

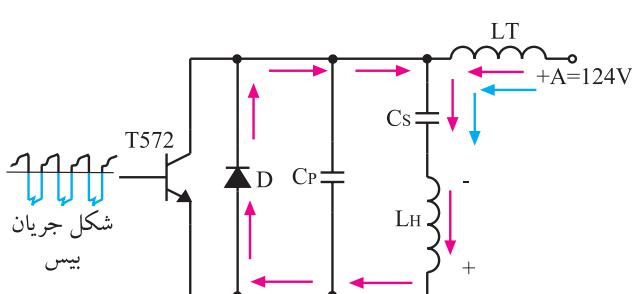

شکل ۱-۱۱۸- مسیر شارژ C_S


انحراف افقی، جریانی دندانه اره ای ایجاد می کند. این جریان سبب انحراف اشعه در جهت افقی می شود. سیم پیچ انحراف افقی (LH) به همراه خازن های سری و موازی با آن، عناصر مدار تانک را تشکیل می دهند. شکل ۱-۱۱۶ خازن های سری و موازی با LH را نشان می دهد. این مدار از $+A$ و از طریق سیم پیچ ترانسفورماتور ولتاژ زیاد تغذیه می شود. عمل شارژ و دشارژ در مدار توسط دیود D و ترانزیستور $T572$ انجام می شود.

سیم پیچ انحراف
افقی: $JH(L522)$


باپاس DC کلکتور $T572$ از طریق
ترانسفورماتور ولتاژ زیاد از ولتاژ
 $+A$ تأمین می شود.

شکل ۱-۱۱۷- مدار معادل بخش خروجی را نشان می دهد.
معادل خازن های سری شده با L_H و C_P خازن موازی
با L_H است.
نحوه ای عملکرد مدار را در چهار مرحله مورد بررسی
قرار می دهیم.


الف - به علت منفی بودن سیگنال در بیس ترانزیستور $T572$ ، ترانزیستور قطع است. L_H از طریق $+A$ در خود انرژی ذخیره می کند. انرژی ذخیره شده در سیم پیچ L_H دیود D را در باپاس موافق قرار می دهد.
انرژی ذخیره شده در L_H از طریق دیود D مطابق شکل ۱-۱۱۸، خازن C_S را شارژ می کند. جریان به صورت خطی از

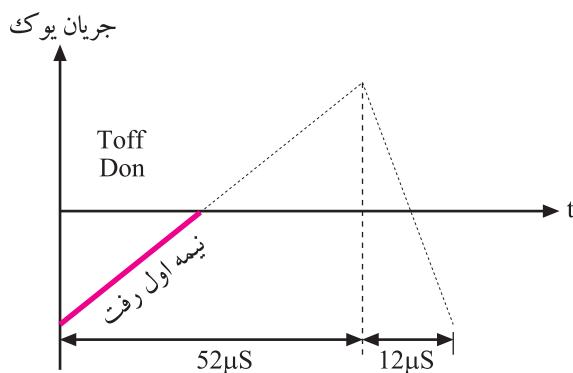


شکل ۱-۱۱۹- نیمه اول رفت

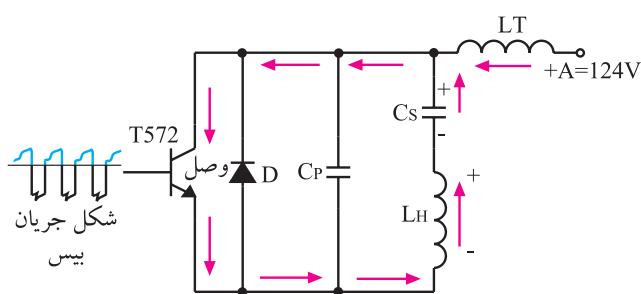

شکل ۱-۱۲۰- مسیر دشارژ_S

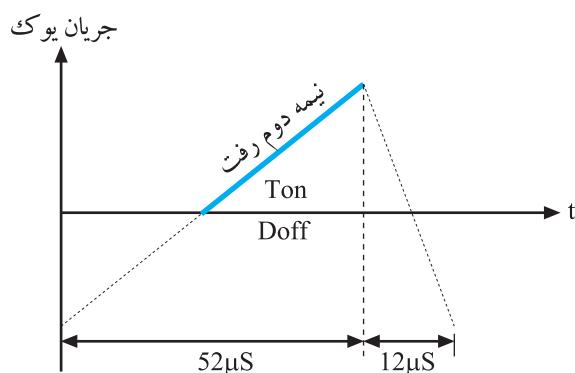

شکل ۱-۱۲۱- جریان یوک در نیمه دوم رفت

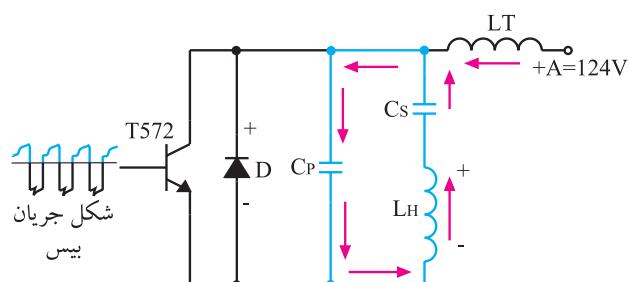


شکل ۱-۱۲۲- D و T هر دو قطعه هستند.


منفی شروع شده و به صفر ختم می‌شود و نیمه‌ی اول زمان رفت مطابق شکل ۱-۱۱۹-۱ اجرا می‌شود. در این حالت اشعه از منتها الیه سمت چپ تا وسط صفحه تصویر حرکت می‌کند.

ب- در لحظه‌ای که سیگنال بیس ترانزیستور T به حالت مثبت می‌رود، ترانزیستور T وصل می‌شود. در این حالت دیود D قطع است و انرژی ذخیره شده در خازن Cs از طریق ترانزیستور T، در سیم پیچ L_H تخلیه می‌شود. این عمل باعث عبور جریانی مطابق شکل ۱-۱۲۰ در خلاف جهت حالت قبل در سیم پیچ L_H می‌شود. لذا جریان در یوک از صفر به ماکزیمم خود می‌رسد و مطابق شکل ۱-۱۲۱ نیمه‌ی دوم رفت به انتها می‌رسد و اشعه‌ی الکترونی از وسط صفحه تا لبه‌ی راست صفحه تصویر را جاروب می‌کند.


ج- در این لحظه سیگنال اعمال شده به بیس ترانزیستور T منفی می‌شود و ترانزیستور T را به حالت قطع می‌برد. دیود D نیز به علت اینکه در بایاس مخالف قرار دارد قطع است. شکل ۱-۱۲۲ این حالت را نشان می‌دهد. انرژی ذخیره شده در LH

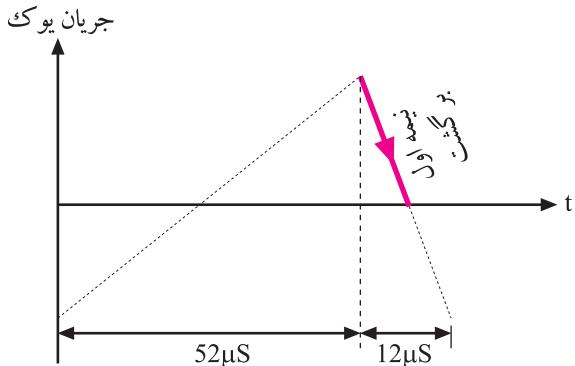



شکل ۱-۱۲۳- نیمه اول برگشت جریان در یوک

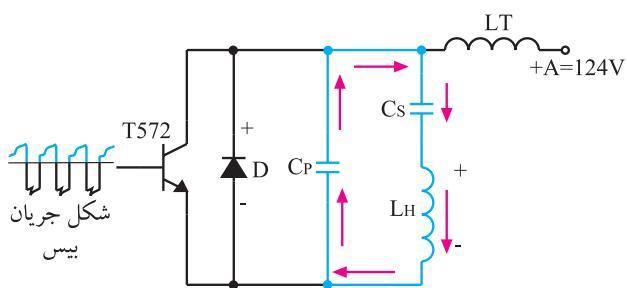

شکل ۱-۱۲۴- دشارژ C_p در L_H

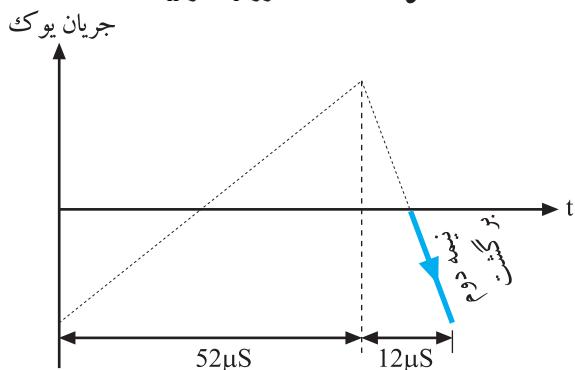

شکل ۱-۱۲۵- نیمه دوم برگشت جریان در یوک

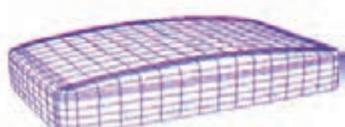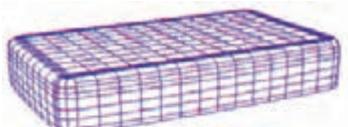

شکل ۱-۱۲۶- صفحه لامپ تصویر تخت و کروی

از طریق خازن‌های C_s و C_p تخلیه می‌شود و آن‌ها را شارژ می‌کند. چون در این حالت C_s و C_p سری هستند، ظرفیت معادل آن‌ها کم می‌شود و زمان تخلیه سلف به سرعت انجام می‌شود. این عمل باعث می‌شود تا جریان در داخل سیم‌پیچ از مراکزیم به صفر تنزل کند، (شکل ۱-۱۲۳). تزول جریان در سیم‌پیچ یوک، نیمه‌ی اول برگشت را به وجود می‌آورد.


د- در این لحظه هنوز دیود D و ترانزیستور T قطع هستند. خازن C_p که تا پیک شارژ شده بود مطابق شکل ۱-۱۲۴ در سیم‌پیچ L_H به سرعت تخلیه می‌شود.

همزمان با عمل تخلیه، جریانی مطابق شکل ۱-۱ در خلاف جهت قبل در سیم‌پیچ ایجاد می‌شود و در نتیجه نیمه‌ی دوم برگشت را در سیم‌پیچ به وجود می‌آورد و عمل به انتهای رسید.


۱-۷-۷- خطی کردن انحراف اشعه به وسیله‌ی خازن‌های تصحیح‌کننده‌ی S^۱: اگر به صفحه‌ی جلوی لامپ تصویر غیرتخت که سطح آن از مواد فسفری پوشیده شده است دقیق نبود، متوجه می‌شوید که این صفحه کاملاً صاف نیست و انحنا دارد.

شکل ۱-۱۲۶ یک صفحه تخت و یک صفحه دارای انحنا را نشان می‌دهد.

۱- تصحیح‌کننده‌ی S - Correction: تصحیح‌کننده‌ی S مداری است که سیگنال تصویر را در لبه‌های کناری اصلاح می‌کند.

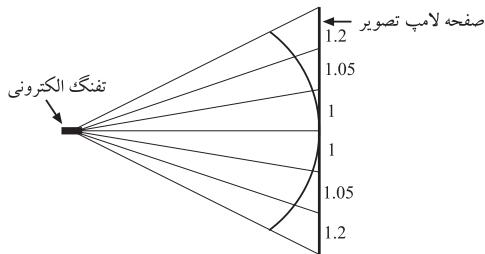


شکل ۱۲۷- فواصل انحراف اشعه در نقاط مختلف لامپ تصویر یکسان نیست

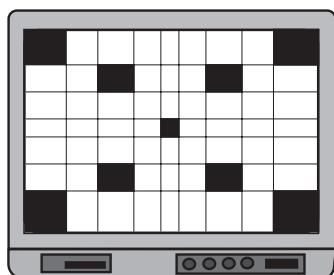

شکل ۱۲۸- تصویر در اطراف کشیده‌تر است.


در صفحه‌ی انحنادار، با زاویه انحراف مساوی در زمان‌های مساوی، شعاع الکترونی در وسط صفحه تصویر و طرفین بالا و پایین، فواصل یکسانی را طی نمی‌کند، مگر این‌که صفحه لامپ تصویر کروی و تفنگ الکترونی درست در مرکز کره قرار داشته باشد. شکل ۱-۱۲۷ این نکته را نشان می‌دهد. لذا با توجه به این شرایط جریان دندانه‌های خطی نمی‌تواند انحراف کاملاً خطی به وجود آورد.

عدم انحراف خطی سبب می‌شود مثلاً در یک تصویر ترکیبی چهارخانه مطابق شکل ۱-۱۲۸، مربع‌های اطراف تصویر بزرگتر از مربع‌های مرکزی ایجاد شوند. به عبارت دیگر تصویر مربع‌های در طرفین کشیده‌تر از تصویر مربع‌های مرکزی ظاهر شود.

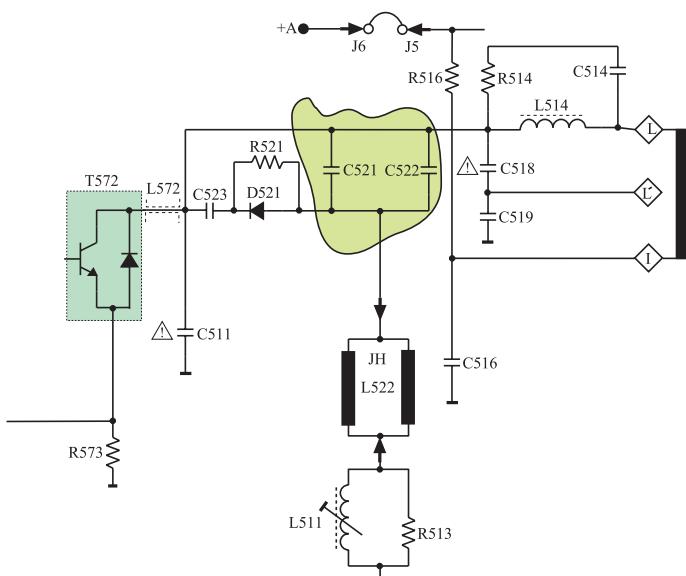

شکل ۱-۱۲۹- خازن‌های C521 و C522

برای برطرف کردن این اشکال از خازن‌های C521 و C522 که سری با سیم پیچ انحراف افقی هستند استفاده می‌شود. شکل ۱-۱۲۹ این خازن‌ها را نشان می‌دهد.

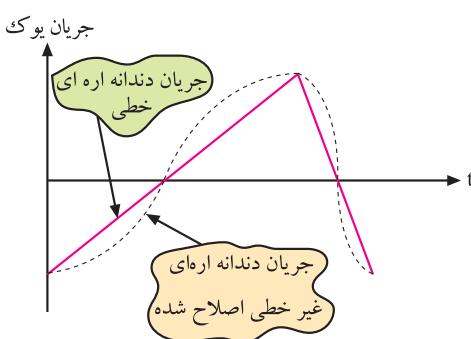


شکل ۱-۱۳۰- جریان دندانه اره‌ای تصویح شده

به علت وجود این خازن‌ها جریان دندانه‌های مطابق شکل ۱-۱۳۰ تصویح می‌شود و به صورت غیرخطی درمی‌آید. این جریان غیرخطی افقی باعث می‌شود که رابطه‌ی زمان و فاصله مرور اشعه روی صفحه، در نقاط مختلف یکسان شود و تصویری یکنواخت در تمام سطح لامپ تصویر به وجود آید. چون اصلاحیه انجام شده روی جریان دندانه‌های به شکل S است، لذا خازن‌های مربوطه را خازن‌های تصویح‌کننده S می‌نامند.


۸-۱- مدار تهیه‌ی ولتاژ زیاد EHV^۱

ترانسفورماتور ولتاژ زیاد معمولاً^۲ یک ترانسفورماتور یا اوترانسفورماتور با یک سیم پیچ اولیه و چندین سیم پیچ ثانویه و با هسته‌ای از جنس فریت است. این ترانسفورماتور به نام ترانسفورماتور برگشت^۳، ترانسفورماتور خط یا ترانسفورماتور خروجی افقی معروف است. اصلی‌ترین سیم پیچ ثانویه، سیم پیچی با دور زیاد است که ولتاژ بسیار زیاد از آن دریافت می‌شود.

شکل ۱۳۱- نقشه‌ی مدار این ترانسفورماتور را نشان می‌دهد.

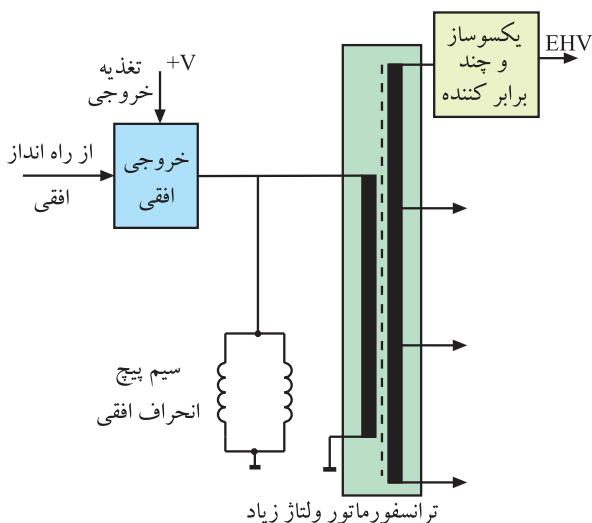

شکل ۱۳۱- نقشه‌ی مدار ترانسفورماتور ولتاژ زیاد

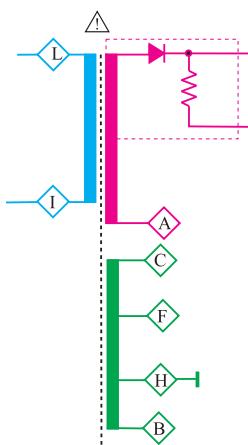

شکل ۱۳۲- نقشه مداری ترانسفورماتور ولتاژ زیاد



شکل ۱۳۳- شکل ظاهری ترانسفورماتور TR526

۸-۱-۱- ترانسفورماتور تهیه‌ی ولتاژ زیاد در

تلوزیون گروندیک مدل CUC: شماره‌ی ترانسفورماتور خروجی افقی در این تلویزیون TR526 است. در شکل ۱۳۲-۱ نقشه‌ی مدار این ترانسفورماتور رسم شده است. در شکل ۱۳۳-۱، شکل ظاهری این ترانسفورماتور را مشاهده می‌کنید. شکل ۱۳۴-۱ پایه‌های این ترانسفورماتور را نشان می‌دهد. هر پایه با حرف خاصی مشخص شده است. حرف مربوط به هر پایه در شکل ۱۳۵-۱ آمده است.

^۱ - Extra High Voltage = EHV = ولتاژ فوق العاده زیاد


^۲ - Fly Back Transformer = FBT = ترانسفورماتور برگشت




شکل ۱-۱۳۴— شکل پایه‌های TR526

ترانسفورماتور ولتاژ زیاد :


TR526

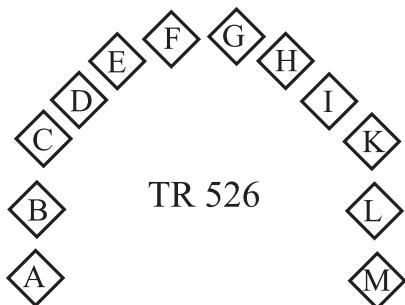

شکل ۱-۱۳۵— حروف مربوط به پایه‌های ترانسفورماتور

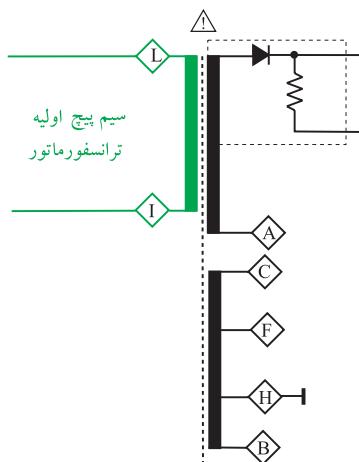

شکل ۱-۱۳۶— L و I سرهای اولیه ترانسفورماتور

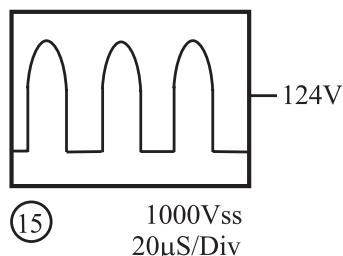


شکل ۱-۱۳۷— موج اعمال شده به اولیه ترانسفورماتور

به علت ایجاد دامنه‌ی بسیار زیاد پالس‌ها به هنگام برگشت اشعه (flyback) در این ترانسفورماتور، باید عایق‌بندی سیم‌پیچ‌های آن بسیار خوب و مقاوم باشد. به علت استفاده از هسته فریت، ضریب کوپلاز این ترانسفورماتور، بالا و تلفات حرارتی آن کم است.

۲-۱-۸-۱— اولیه‌ی ترانسفورماتور: سرهای L و I اولیه‌ی ترانسفورماتور است که به آن موج خروجی افقی اعمال می‌شود. شکل ۱-۱۳۶ اولیه‌ی ترانسفورماتور را نشان می‌دهد. در شکل ۱-۱۳۷ موج اعمال شده به اولیه‌ی ترانسفورماتور رسم شده است.

۲-۱-۸-۳— ثانویه‌ی ولتاژ زیاد: در این ثانویه، ولتاژ زیاد تهیه می‌شود. این ولتاژ زیاد پس از یکسو شدن توسط دیود یک‌سوساز ولتاژ زیاد، به وسیله‌ی کابل مخصوص به آن د

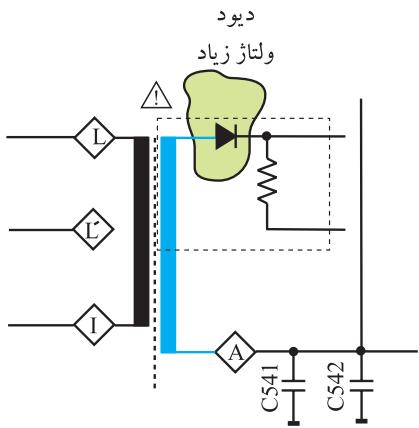


شکل ۱-۱۳۸—ثانویه و لتاژ زیاد و دیود یکسوساز و لتاژ زیاد

شتاپ دهنده می‌رسد. شکل ۱-۱۳۸-۱ نقشه‌ی مدار ثانویه‌ی ترانسفورماتور و دیود یکسوساز و لتاژ زیاد را نشان می‌دهد. دیود یکسوساز در داخل محفظه‌ی ترانسفورماتور EHV قرار دارد.




شکل ۱-۱۳۹—کابل EHV

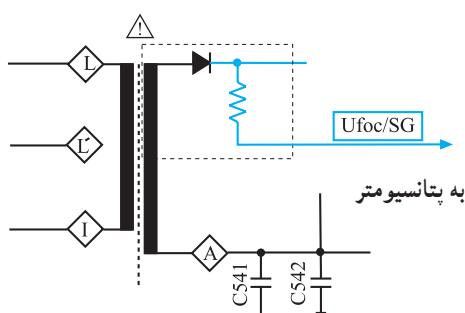

شکل ۱-۱۴۰—مسیر تهیه و لتاژ برای آند تمرکز دهنده (FOC) و شبکه‌ی پرده (SG)


۴-۱-۸—۱—تهیه و لتاژ برای آند تمرکز دهنده و شبکه‌ی پرده^۲: از EHV مطابق شکل ۱-۱۴۰ و لتاژی تهیه می‌شود. این و لتاژ به وسیله‌ی کابل مخصوص به پتانسیومترها تنظیم کننده اعمال می‌شود. ولتاژها پس از تنظیم توسط پتانسیومترها، به آند کانونی کننده (فوکوس) و شبکه‌ی پرده اتصال می‌یابد. در شکل ۱-۱۴۱ نقشه‌ی مدار پتانسیومترهای تنظیم کننده و لتاژ شبکه‌ی پرده و آند تمرکز دهنده رسم شده است. شکل ۱-۱۴۲ شکل ظاهری این پتانسیومترها را نشان می‌دهد.

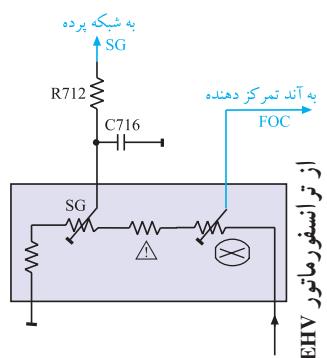


شکل ۱-۱۴۱—نقشه مدار پتانسیومتر تنظیم کننده و لتاژ آند تمرکز دهنده (FOC)




شکل ۱-۱۴۲—شکل ظاهری پتانسیومتر

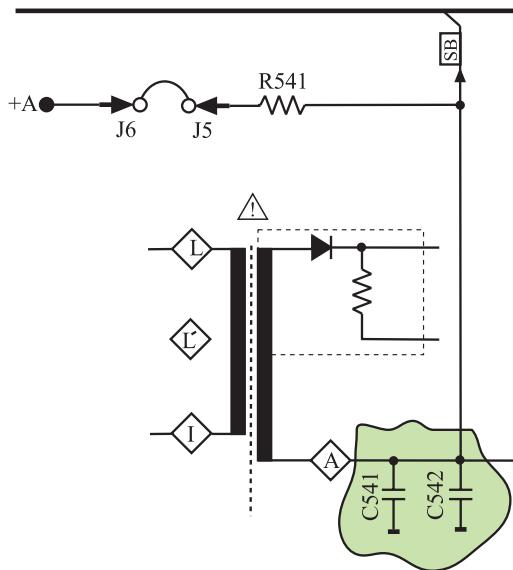

شکل ۱-۱۴۳ - خازن‌های C۵۴۱ و C۵۴۲ در مسیر تهیه ولتاژ SB

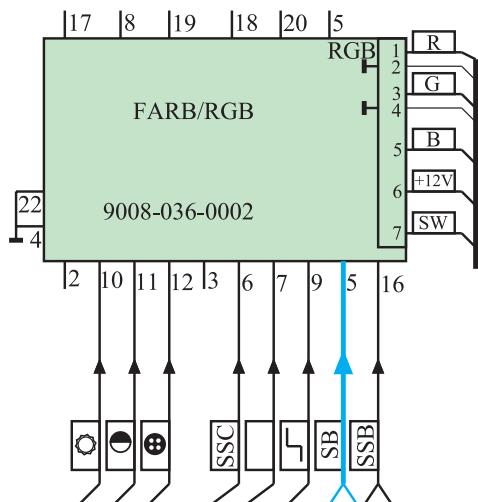

شکل ۱-۱۴۴ - مسیر اتصال پالس‌های SB به مدول RGB

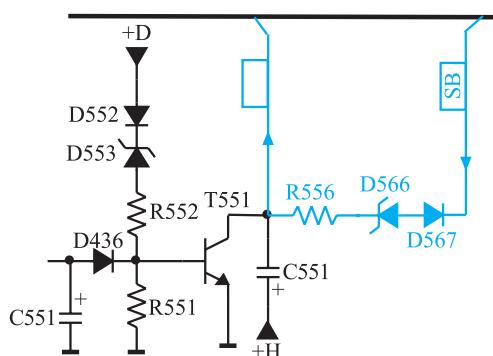

شکل ۱-۱۴۵ - مسیر اتصال پالس‌های SB به مدار محافظ لامپ تصویر


۱-۸-۵ - کنترل معدل جریان اشعه‌ی لامپ تصویر:

همان‌طوری که در شکل ۱-۱۴۳ مشاهده می‌شود، نقطه‌ی A ثانویه ترانسفورماتور ولتاژ زیاد توسط خازن‌های C۵۴۱ و C۵۴۲ به زمین اتصال دارد.


به علت بالا بودن فرکانس افقی، امیدانس خازن‌ها کم است و اتصال زمین بخش ثانویه ترانسفورماتور ولتاژ زیاد توسط خازن‌ها برقرار می‌شود. در دو سر این خازن‌ها پالس‌هایی به وجود می‌آید. از این پالس‌ها برای کنترل معدل جریان اشعه‌ی لامپ تصویر تحت عنوان (SB)^۱ در مدار RGB و مدار محافظ لامپ تصویر استفاده می‌شود.

شکل ۱-۱۴۴ مسیر اتصال پالس‌های SB را به مدول RGB نشان می‌دهد.

در شکل ۱-۱۴۵ مسیر اتصال پالس‌های SB به مدار محافظ لامپ تصویر رسم شده است.

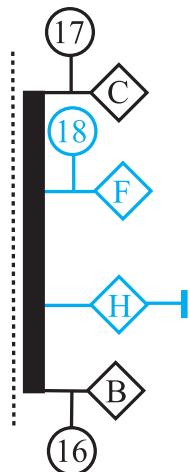


شکل ۱-۱۴۶- از پایه های F و H ولتاژ فیلامان تهیه می شود.

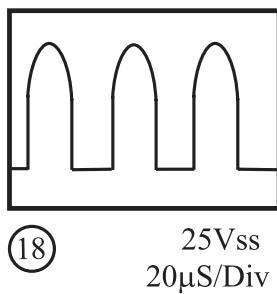

شکل ۱-۱۴۷- شکل موج ولتاژ فیلامان لامپ تصویر



شکل ۱-۱۴۸- نقطه نورانی در وسط صفحه تصویر

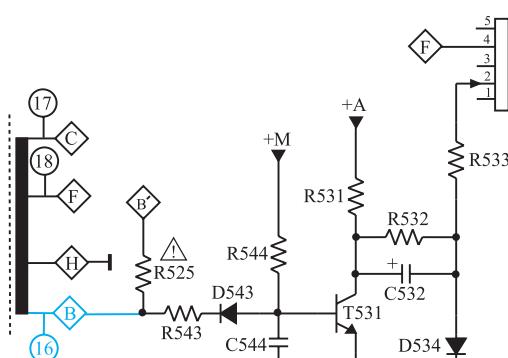

شکل ۱-۱۴۹- مدار حذف نقطه

۶-۱- تهیه ولتاژ برای فیلامان لامپ تصویر:


از پایه های F ترانسفورماتور سطرو زمین (پایه های H) ولتاژ تهیه می شود که فیلامان لامپ تصویر را تغذیه می کند. شکل ۱-۱۴۶ پایه های F ترانسفورماتور را نشان می دهد. در شکل ۱-۱۴۷ شکل موج ولتاژ تهیه شده برای فیلامان رسم شده است.

از پایه های F و H ترانسفورماتور ولتاژ زیاد برای فیلامان لامپ تصویر ولتاژ تهیه می شود.

۹-۱- مدار حذف نقطه^۱


پس از خاموش کردن تلویزیون معمولاً در خازن صافی ولتاژ زیاد، ولتاژ شارژ وجود دارد و کاتد نیز گرم است، با از کارافتادن سیستم انحراف، الکترون های صادر شده از کاتد تحت تأثیر میدان ایجاد شده توسط ولتاژ خازن صافی لامپ تصویر قرار می گیرند و بدون انحراف به وسط صفحه تصویر برخورد می کنند. در این حالت طبق شکل ۱-۱۴۸ یک نقطه نورانی در وسط صفحه ایجاد می شود.

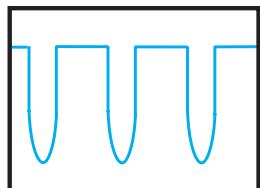برخورد اشعه در مدت طولانی به ماده فسفری وسط صفحه، آن را معیوب می کند. از این رو لازم است پس از خاموش کردن تلویزیون توسط مدار خاصی که مدار حذف نقطه نامیده می شود از برخورد الکترون ها به صفحه تصویر جلوگیری به عمل آید. شکل ۱-۱۴۹ مدار حذف نقطه را نشان می دهد.




(16) 200Vss
20 μ S/Div


شکل ۱-۱۵۰- شکل موج پایه B ترانسفورماتور

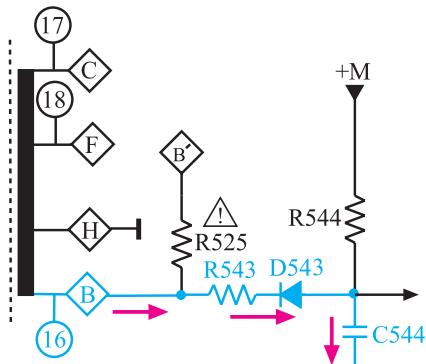

شکل ۱-۱۵۱- مسیر شارژ خازن C544

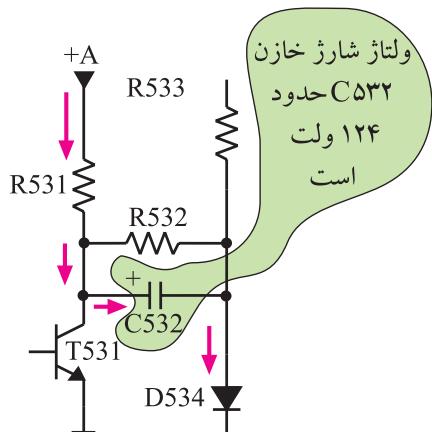

شکل ۱-۱۵۲- مسیر شارژ خازن C532

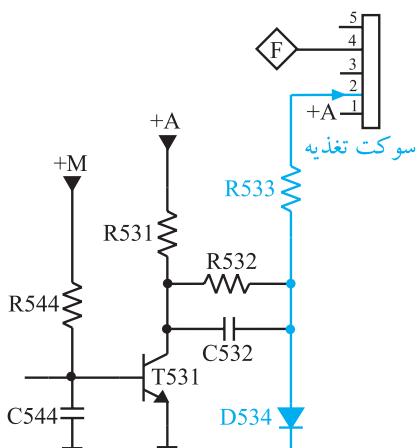


شکل ۱-۱۵۳- مسیر بایاس شبکه فرمان

۱-۹-۱- طرز کار مدار حذف نقطه: زمانی که تلویزیون روشن است از پایه های B ترانسفورماتور، موجی مطابق شکل ۱-۱۵۰ دریافت می شود. این موج از طریق مقاومت R543 و دیود D543، خازن C544 را با ولتاژ منفی شارژ می کند.

شکل ۱-۱۵۱- مسیر شارژ خازن C544 را نشان می دهد. با شارژ خازن، بیس ترانزیستور T531 منفی می شود و ترانزیستور به حالت قطع می رود.

در مدت قطع بودن ترانزیستور، ولتاژ +A در مسیر نشان داده شده در شکل ۱-۱۵۲ خازن C532 را حدوداً ۱۲۴ ولت شارژ می کند. در این حالت ولتاژ شبکه فرمان لامپ تصویر، از طریق افت ولتاژ دو سر دیود D533 و مقاومت R533 تأمین می شود.


شکل ۱-۱۵۳- مسیر اعمال ولتاژ دیود را به پایه های ۲ سوکت تغذیه نشان می دهد. از طریق این پایه های سوکت تغذیه، شبکه فرمان لامپ تصویر تغذیه می شود. با خاموش شدن یا در حال آماده به کار قرار دادن تلویزیون، سیستم افقی، غیرفعال است و پالس نقطه های B ترانسفورماتور سطر قطع می شود. در این لحظه، بیس ترانزیستور T531 از طریق ولتاژ خازن صافی C672 بایاس می شود. ولتاژ بایاس، ترانزیستور را هادی می کند.

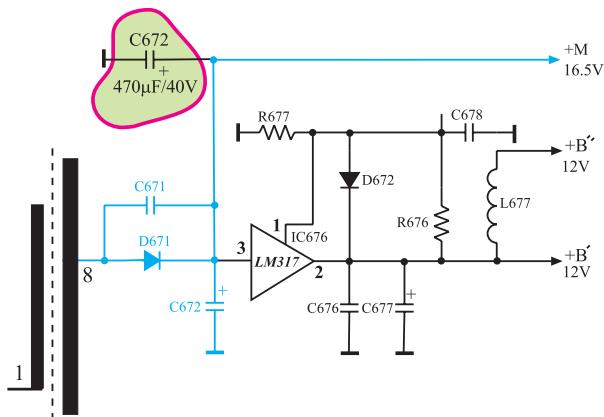

شکل ۱-۱۵۴ - خازن صافی M


شکل ۱-۱۵۴ خازن صافی C672 را در مدار تهیه و لتاژ +M نشان می‌دهد.

با هادی شدن ترانزیستور T531، قطب مثبت خازن C532 زمین می‌شود و لتاژی منفی را از طریق مقاومت R532 و پایه‌ی ۲ سوکت تغذیه به شبکه‌ی فرمان لامپ تصویر می‌رساند. شکل ۱-۱۵۵ معادل ترانزیستور را به صورت یک کلید بسته در هنگام هادی بودن نشان می‌دهد.

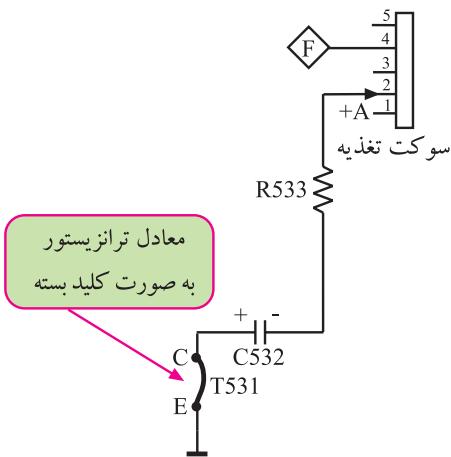

شکل ۱-۱۵۵ - منفی شدن شبکه فرمان در هنگام هادی بودن T531

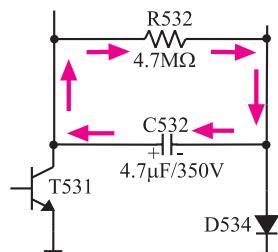منفی شدن شبکه‌ی فرمان، مانع عبور الکترون از کاتد به طرف صفحه لامپ تصویر می‌شود و از ایجاد نقطه‌ی نورانی در وسط صفحه جلوگیری می‌کند. در این زمان خازن C532 مطابق شکل ۱-۱۵۶ از طریق R532 با ثابت زمانی زیاد شروع به تخلیه می‌کند. تخلیه‌ی کامل خازن، کاتد سرد می‌شود و دیگر الکترونی پرتاب نمی‌کند.




$$\text{ثانیه} = 22 \times 10^6 \times 4.7 \times 10^{-6} = 4.7 \text{ ثابت زمانی}$$


شکل ۱-۱۵۶ - مسیر تخلیه خازن C532 با ثابت زمانی زیاد در مقاومت R532

قطعات مدار حذف نقطه

R525	D543
R543	D544
R544	T531
R531	C544
R532	C532
R533	C532

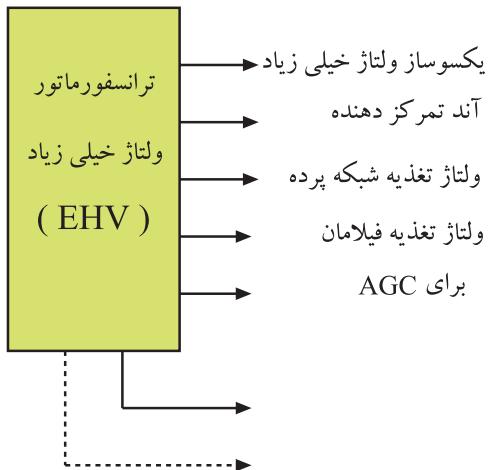

شکل ۱-۱۵۷—بخش‌هایی که از ترانسفورماتور خط تغذیه می‌کنند.

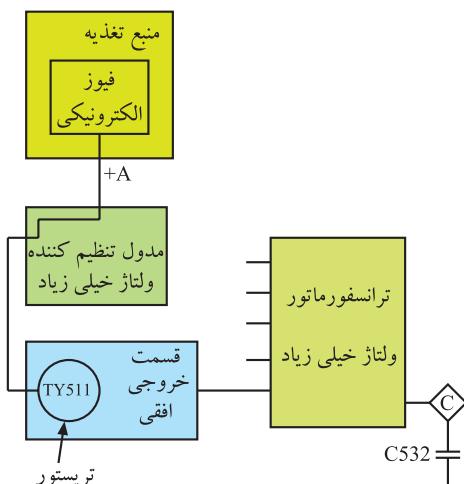

شکل ۱-۱۵۸—ارتباط فیوز الکترونیکی و ترانسفورماتور ولتاژ زیاد


۱۰-۱-۱- محافظت از قسمت خروجی افقی

ترانسفورماتور خط یا ترانسفورماتور EHV، تغذیه‌ی آند شتاب دهنده‌ی لامپ تصویر، شبکه‌ی پرده و آند کانونی کننده و بخش‌های دیگری از تلویزیون را به عهده دارد. شکل ۱-۱۵۷ بخش‌هایی که از ترانسفورماتور EHV تغذیه می‌شوند را نشان می‌دهد. اگر یکی از مدارهای مصرف‌کننده ترانسفورماتور EHV معیوب یا قطع شود، دامنه‌ی ولتاژ خروجی ترانسفورماتور افزایش می‌بادد و به سایر مدارهای تغذیه شونده از آن آسیب می‌رساند. بدین سبب لازم است در قسمت خروجی افقی یک مدار محافظت قرار گیرد تا در صورت بروز چنین عیوبی، مدار محافظت، ولتاژ تغذیه‌ی خروجی افقی را قطع کند. در تلویزیون مدل ۶۲۰۰، مدار محافظت به گونه‌ای طراحی شده است که در هنگام پیدا شدن چنین عیوبی تریستوری را هادی می‌کند. در این حالت مدار فیوز الکترونیکی از کار می‌افتد و ولتاژ +A در منبع تغذیه، که تغذیه‌کننده‌ی قسمت خروجی افقی است، قطع می‌شود.


شکل ۱-۱۵۸ نقشه‌ی بلوکی ارتباط فیوز الکترونیکی و ترانسفورماتور ولتاژ زیاد را نشان می‌دهد.

۱۰-۱-۱-۱- مدار محافظت کننده تریستوری: در

شکل ۱-۱۵۹ یک نمونه مدار محافظت تریستوری رسم شده است. اگر به هر دلیلی ولتاژ ترانسفورماتور سطر افزایش یابد ولتاژ نقطه‌ی C ترانسفورماتور نیز زیاد می‌شود. افزایش این ولتاژ، دیود زنر Di5۰۴ را هادی می‌کند. با هادی شدن دیود زنر، گیت تریستور Ty511 تحریک می‌شود و تریستور را به صورت کلید بسته در می‌آورد. با هادی شدن تریستور جریان زیادی از منبع تغذیه کشیده می‌شود و لحیم مقاومت فیوزی موجود در مسیر تغذیه +A، ذوب می‌شود و آن را باز می‌کند. با بازشدن این مقاومت، ولتاژ تغذیه برای راه اندازی خروجی افقی قطع می‌شود.

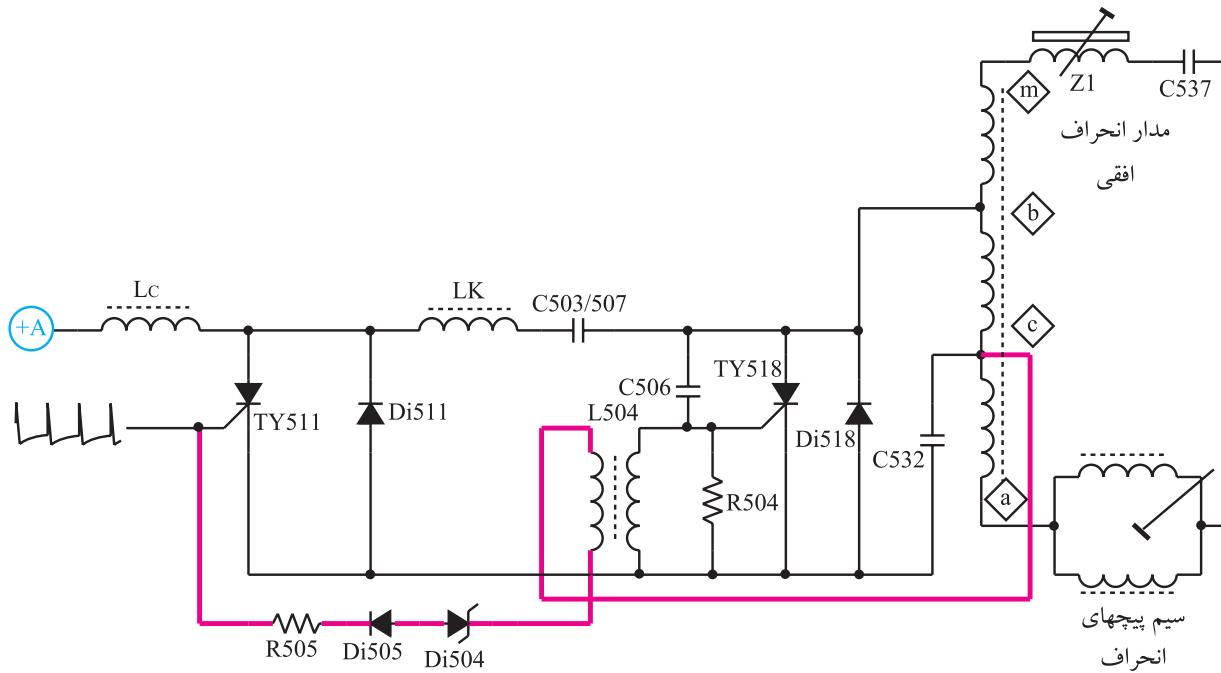

شکل ۱-۱۵۹- مدار محافظت کنندهٔ تریستوری

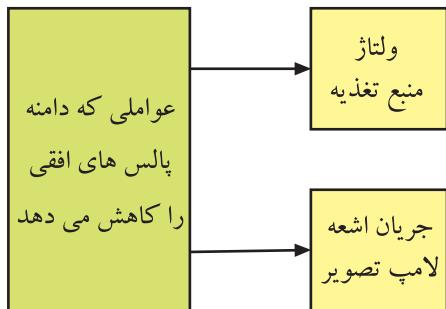

شکل ۱-۱۶۰- عوامل کاهش‌دهندهٔ دامنهٔ پالس‌های خروجی افقی




شکل ۱-۱۶۱- تصویر با عرض کم

۱-۱۱- ثبیت ولتاژ خیلی زیاد

دامنهٔ ولتاژ خیلی زیاد و پهنانی تصویر، تابع دامنهٔ پالس‌های خروجی افقی هستند. پالس‌های خروجی افقی خود تابع جریان اشعهٔ لامپ تصویر و ولتاژ منبع تغذیه است. در شکل ۱-۱۶۰ نقشه‌ی بلوکی عوامل کاهش‌دهندهٔ دامنهٔ پالس‌های خروجی افقی نشان داده شده است.

اگر ولتاژ منبع تغذیه کاهش یابد، دامنهٔ پالس‌های افقی کم می‌شود و عرض تصویر را کاهش می‌دهد. در شکل ۱-۱۶۱ یک نمونه تصویر با عرض کم روی صفحهٔ تلویزیون نشان داده شده است. افزایش نور صفحه هم جریان اشعهٔ لامپ تصویر را زیاد می‌کند، زیرا لامپ تصویر به منزلهٔ بار برای مولد ولتاژ زیاد عمل می‌کند. زیادشدن نور تصویر باعث افت دامنهٔ پالس‌های خروجی افقی می‌شود و دامنهٔ EHV و پهنانی تصویر را کم می‌کند.

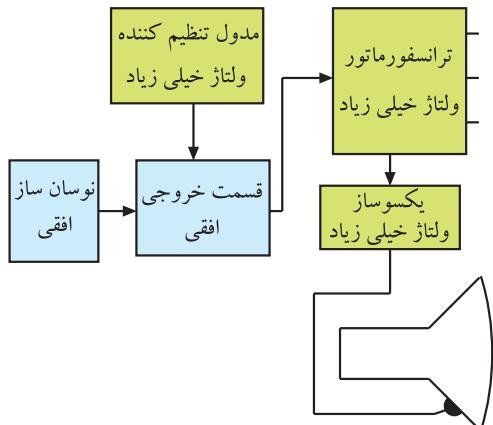

شکل ۱-۱۶۲- نقشه‌ی بلوکی خروجی افقی همراه با تنظیم کننده و لتاژ خیلی زیاد



شکل ۱-۱۶۳- اسیلوسکوپ



شکل ۱-۱۶۴- گسترده تلویزیون رنگی



شکل ۱-۱۶۵- نوعی مولتی‌متر

برای ثابت نگهداشتن مقدار EHV و پهنه‌ی تصویر، از مدار ثبیت ولتاژ زیاد استفاده می‌شود.

این مدار با سنجیدن دامنه‌ی پالس‌های افقی، فرکانس تشیدید قسمت خروجی افقی را کنترل می‌کند و در نهایت سبب ثبیت دامنه‌ی پالس‌های افقی و ولتاژ زیاد می‌شود. شکل ۱-۱۶۲ نقشه‌ی بلوکی این بخش را نشان می‌دهد.

۱-۱۲- کار عملی

۱-۱۲-۱- هدف کلی: اندازه‌گیری ولتاژها، رسم سیگنال‌ها و بررسی برخی معایب قسمت خروجی افقی.

۱-۱۲-۲- خلاصه آزمایش: با توجه به نقشه و شاسی تلویزیون رنگی، ابتدا جای قطعات را روی شاسی اصلی شناسایی می‌کنید، سپس ولتاژها و سیگنال‌های مربوط به این بخش را مورد بررسی قرار می‌دهید. در نهایت با ایجاد برخی معایب، وضعیت صوت و تصویر تلویزیون را مورد بررسی قرار می‌دهید.

۱-۱۲-۳- وسایل و تجهیزات مورد نیاز

یک دستگاه مشابه	اسیلوسکوپ
-----------------	-----------

شکل ۱-۱۶۳

یک دستگاه	پرن ژنراتور
-----------	-------------

یک دستگاه	تلویزیون رنگی
-----------	---------------

یک دستگاه مشابه	گسترده تلویزیون رنگی
-----------------	----------------------

شکل ۱-۱۶۴

دستگاه کنترل از راه دور تلویزیون	یک دستگاه
----------------------------------	-----------

نقشه تلویزیون رنگی	یک نسخه
--------------------	---------

مولتی‌متر عقرهای یا دیجیتالی	یک دستگاه مشابه
------------------------------	-----------------

شکل ۱-۱۶۵


ابزار عمومی کارگاه الکترونیک مانند: سیم چین، دم باریک، هویه و پیچ گوشتی.

مواد مصرفی مانند: قلع، روغن، لحیم و سیم به مقدار کافی

۱۲-۴ نکات ایمنی

ضمن رعایت نکات ایمنی مطرح شده در بخش ۴-۴

نکات ایمنی زیر را نیز دقیقاً رعایت کنید.

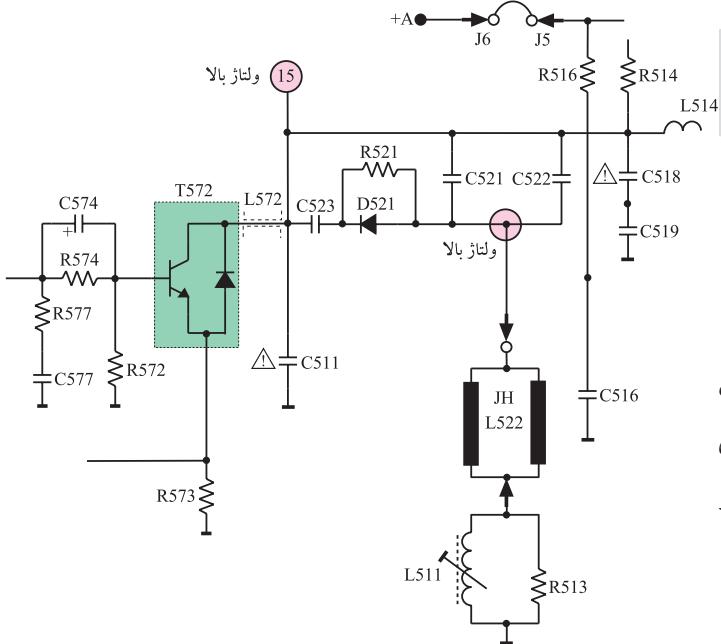

شکل ۱-۱۶۶- بعضی نقاط ولتاژ بالا در خروجی افقی


نقاطی از بخش خروجی افقی دارای ولتاژ زیاد است.

هنگام استفاده از اسیلوسکوپ در این نقاط از پراب در حالت

۱۰ استفاده کنید و به مقدار مراکزیم ولتاژ مجاز قابل اندازه‌گیری

توسط اسیلوسکوپ توجه داشته باشید. شکل ۱-۱۶۶ نقاط ولتاژ

بالای بخش افقی را نشان می‌دهد.

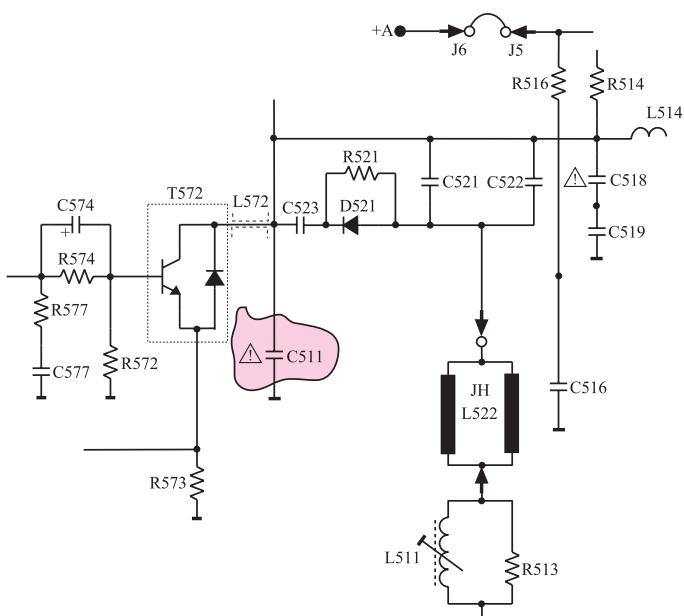

شکل ۱-۱۶۷- قطع کردن بعضی از قطعات در طبقه افقی موجب خسارت دیدن سایر قطعات می‌شود.

قطع کردن بعضی از قطعات در خروجی افقی موجب

واردآمدن خسارت به سایر قطعات در تلویزیون می‌شود. هنگام

انجام کار عملی در بخش خروجی افقی دقت کنید تا این حالت

پیش نیاید. شکل ۱-۱۶۷ یکی از این قطعات را نشان می‌دهد.

نکته مهم: در صورتی که ولتاژ مورد اندازه‌گیری توسط

اسیلوسکوپ بیشتر از مقدار مجاز آن باشد به اسیلوسکوپ آسیب

می‌رساند. هنگام اندازه‌گیری نقاط ولتاژ زیاد حتماً به این نکته

توجه داشته باشید.


زمان اجرا: ۲ ساعت

جدول ٣-١

شماره‌ی ردیف	نام قطعه‌ی یا قطعات	شماره‌ی قطعه	شماره‌ی فنی
۱	آی‌سی راهانداز خروجی افقی		
۲	خازن صافی تغذیه‌ی آی‌سی خروجی افقی		
۳	ترانزیستور تقویت خروجی افقی		
۴	سیم پیچ‌های انحراف افقی		
۵	سیم پیچ تنظیم کننده‌ی خطی افقی		
۶	خازن‌های تصویح کننده‌ی S		
۷	ترانسفورماتور ولتاژ زیاد		
۸	ترانزیستور مدار گشتنده‌ی نقطه		

۱۲-۱- کار عملی شماره‌ی ۱ - نقشه‌خوانی

- با توجه به نقشه‌ی مدار خروجی افقی تلویزیون رنگی روندیک مدل CUC (شکل ۱-۱۶۸) و شاسی آن، محل قطعات ۱-۳ را شناسایی کنید. سپس به کامل کردن جدول پردازید.

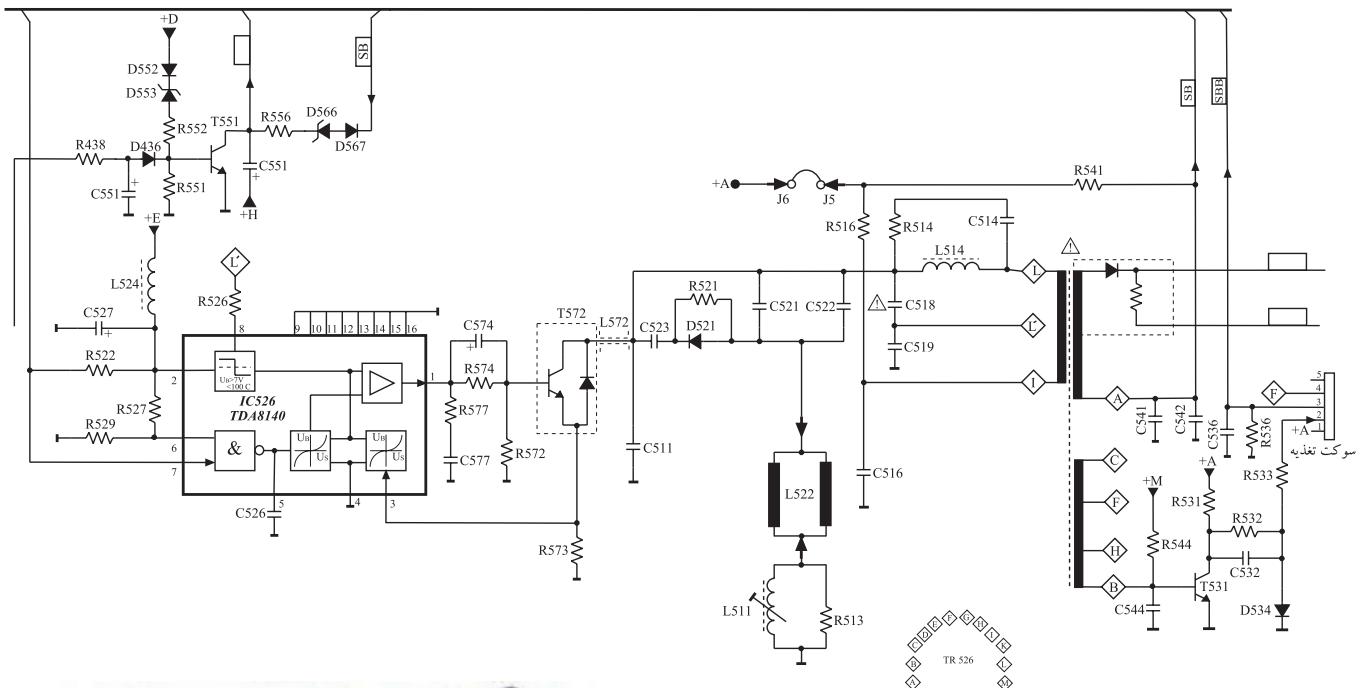

شكل ۱۶۸-۱- نقشه‌ی مدار خروجی افقی تلویزیون گردوندیک و شاسی تلویزیون

زمان اجرا: ۱ ساعت

۱۲-۱- کار عملی شماره ۲ - بررسی ولتاژ

تغذیه‌ی آی‌سی خروجی افقی


تلوزیون را روشن کنید و آن را روی کانال با برنامه تنظیم کنید. در صورت عدم وجود برنامه از پترن ژنراتور استفاده کنید.

ولت‌متر DC را مطابق شکل ۱-۱۶۹ به پایه‌ی ۲ آی‌سی

۵۲۶ یا به قطب مثبت خازن C۵۲۷ وصل کنید.

ولتاژ تغذیه‌ی آی‌سی را اندازه بگیرید و مقدار آن را

یادداشت کنید.

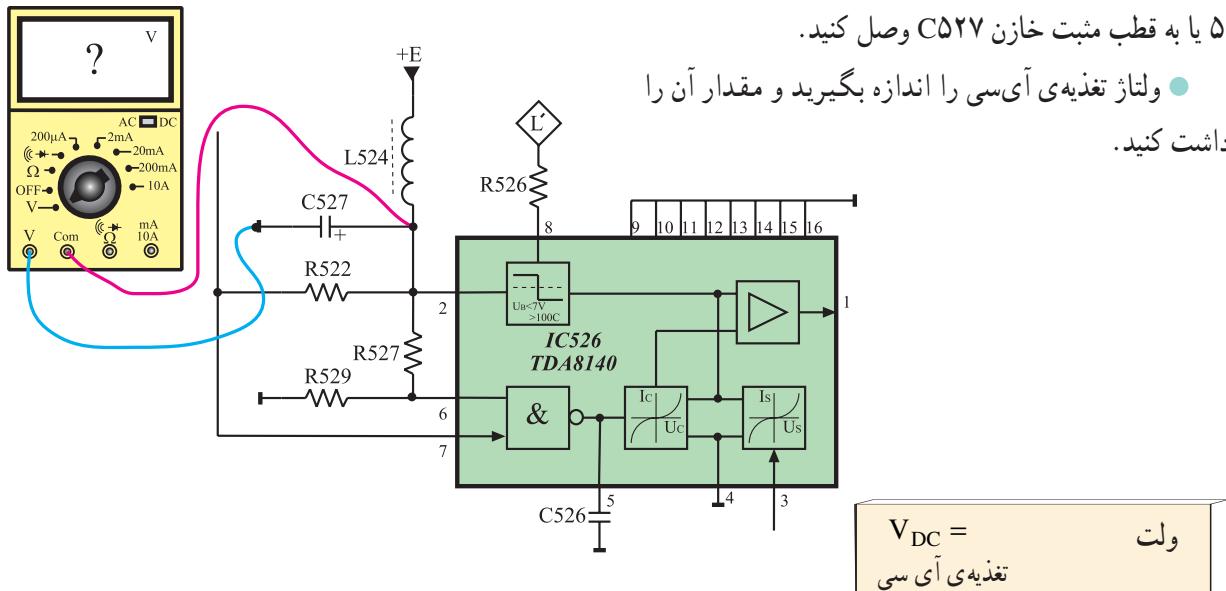


شکل ۱-۱۶۹ - اتصال ولت‌متر به پایه‌ی ۲ آی‌سی

ولتاژ تغذیه‌ی آی‌سی را قطع کنید. برای این کار می‌توانید

یک پایه‌ی سلف L524 را از مدار قطع کنید.

شکل ۱-۱۷۰ سلف L524 را نشان می‌دهد.

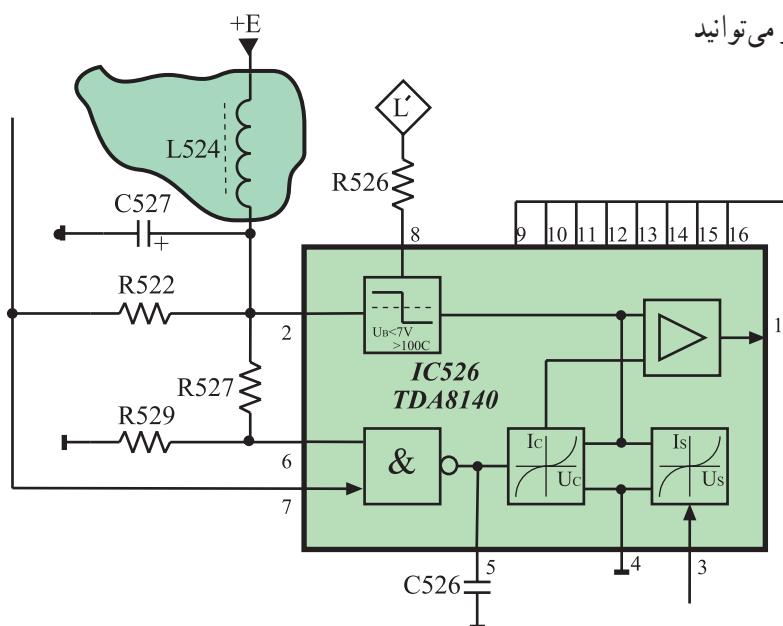

توجه:

در هنگام قطع کردن پایه
قطعه‌ای از مدار و یا اتصال مجدد
آن به مدار دقت کنید که حتماً
تلوزیون خاموش باشد.

شکل ۱-۱۷۰ - جای سیم پیچ L524 در نقشه‌ی مدار

● آیا خروجی افقی کار می کند؟

پاسخ:

● آیا EHV برقرار است؟

پاسخ:

● وضعیت تصویر چگونه است؟

پاسخ:

● وضعیت صوت چگونه است؟

پاسخ:

● پایه‌ی سلف L524 را به مدار وصل کنید.

زمان اجرا: ۲ ساعت

● ۱۲-۱- کار عملی شماره‌ی ۳- بررسی سیگنال

ورودی و خروجی آی‌سی شماره‌ی ۵۲۶


● تلویزیون را روشن کنید و آن را روی کانال با برنامه

تنظیم کنید.


● اسیلوسکوپ را مطابق شکل ۱-۱۷۱ به پایه‌ی ۷ یعنی

● پایه‌ی ورودی آی‌سی ۵۲۶ وصل کنید. یک سر مقاومت R522

● به پایه‌ی ۷ آی‌سی اتصال دارد.

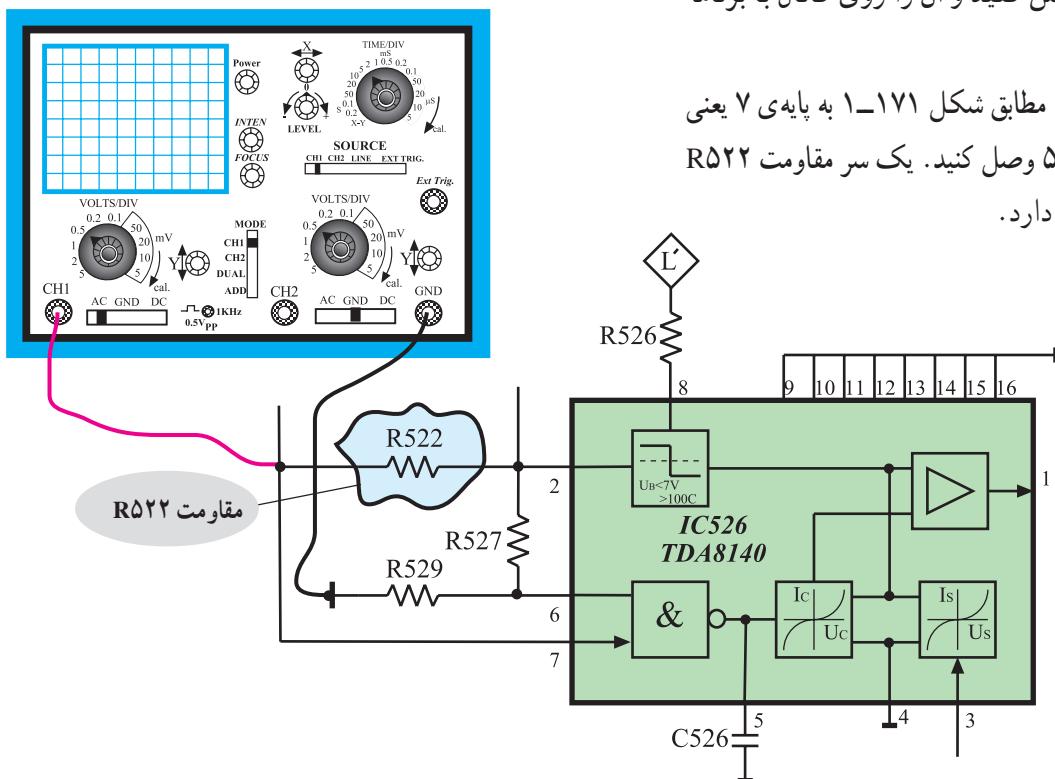

شکل ۱-۱۷۱- اتصال اسیلوسکوپ به پایه‌ی ۷ آی‌سی

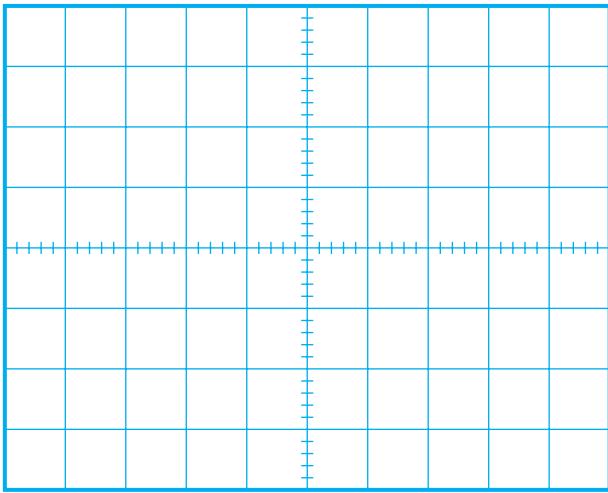


شکل ۱-۱۷۲- شکل موج ورودی آی‌سی ۵۲۶

- اسیلوسکوپ را طوری تنظیم کنید تا موج ورودی آی‌سی به طور صحیح و قابل ترسیم روی صفحه‌ی آن ظاهر شود.
- شکل موج ورودی آی‌سی را در شکل ۱-۱۷۲ با مقیاس مناسب رسم کنید.
- دامنه‌ی پیک‌تاپیک، پریود و فرکانس موج را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.


$V =$ ولت

$T =$ ثانیه

$f =$ هرتز

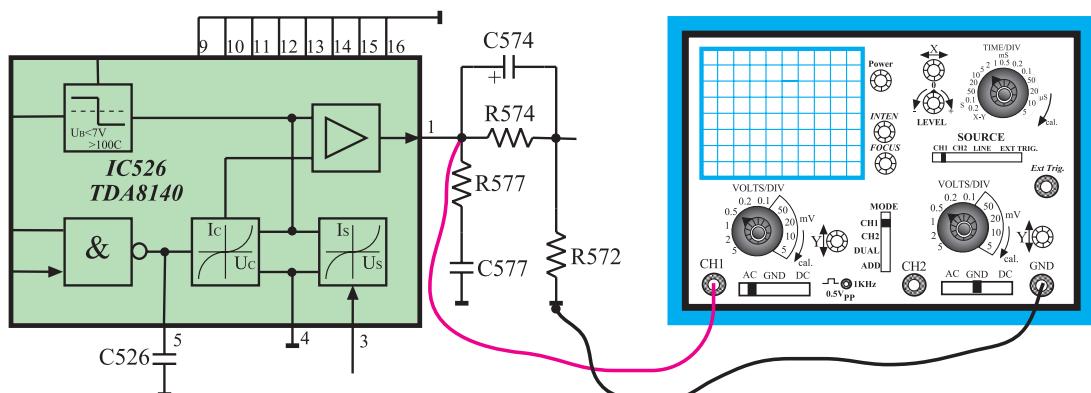

شکل ۱-۱۷۳- اتصال اسیلوسکوپ به خروجی آی‌سی ۵۲۶

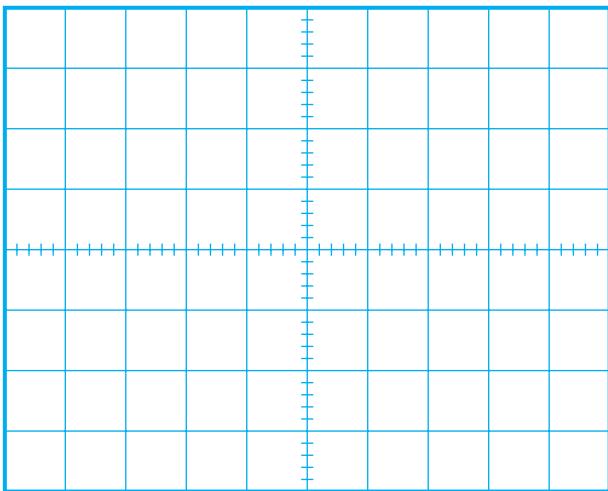

شکل ۱-۱۷۴- شکل موج خروجی آی‌سی

- اسیلوسکوپ را تنظیم کنید تا شکل موج به طور صحیح و قابل ترسیم روی صفحه‌ی آن ظاهر شود.
- موج خروجی آی‌سی را در شکل ۱-۱۷۴ با مقیاس مناسب رسم کنید. دامنه‌ی پیک‌تاپیک، پریود و فرکانس موج خروجی را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$V =$ دامنه‌ی پیک تاپیک

ولت

$T =$ پریود

ثانیه

$f =$ فرکانس

هرتز

پاسخ:

توضیح:

زمان اجرا: ۲ ساعت


پاسخ:

● وظایف آی‌سی ۵۲۶ را توضیح دهید.


● ۱۲-۸ کار عملی شماره‌ی ۴ - بررسی ولتاژ ورودی و خروجی ترانزیستور تقویت کننده‌ی خروجی افقی (T572)

● تلویزیون را روشن کنید و آن را روی کanal با برنامه تنظیم کنید.

● اسیلوسکوپ را مطابق شکل ۱-۱۷۵ به بیس ترانزیستور T572 یا به یک سر مقاومت R572 یا R574 وصل کنید.

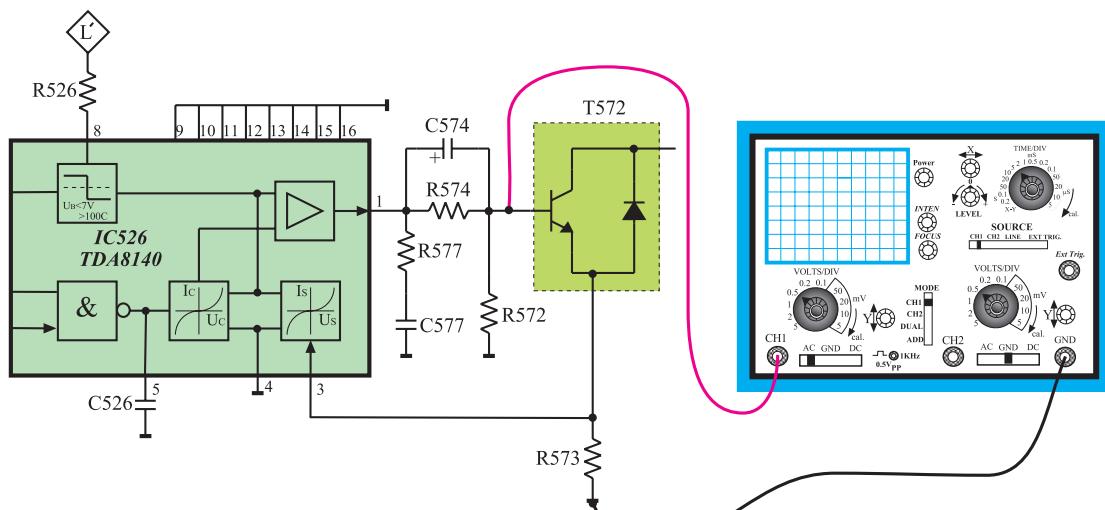

شکل ۱-۱۷۵ - اتصال اسیلوسکوپ به بیس ترانزیستور T572

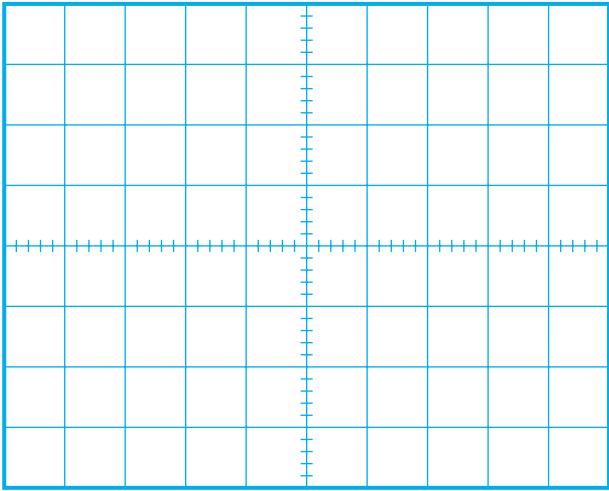

شکل ۱-۱۷۶- شکل موج بیس ترانزیستور T572

- اسیلوسکوپ را تنظیم کنید تا موج به طور صحیح و قابل ترسیم روی صفحه‌ی آن ظاهر شود.

- شکل موج ورودی بیس ترانزیستور T572 را در شکل ۱-۱۷۶ با مقیاس مناسب رسم کنید.

- دامنه‌ی پیک تایپ، پریود و فرکانس موج را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

ولت $V =$

ثانیه $T =$

هرتز $f =$


$V_{DC} =$ ولت

- مقدار ولتاژ DC موج بیس ترانزیستور T572 را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.


- تلویزیون را خاموش کنید.
- پراب اسیلوسکوپ را در وضعیت $\times 10$ قرار دهید.

توجه: این مرحله آزمایش را حتماً با پراب $\times 10$ انجام دهید و به ولتاژ مجاز اسیلوسکوپ توجه کنید.

- اسیلوسکوپ را مطابق شکل ۱-۱۷۷ به کلکتور ترانزیستور T572 یا به یک سر خازن C511 یا C523 وصل کنید.

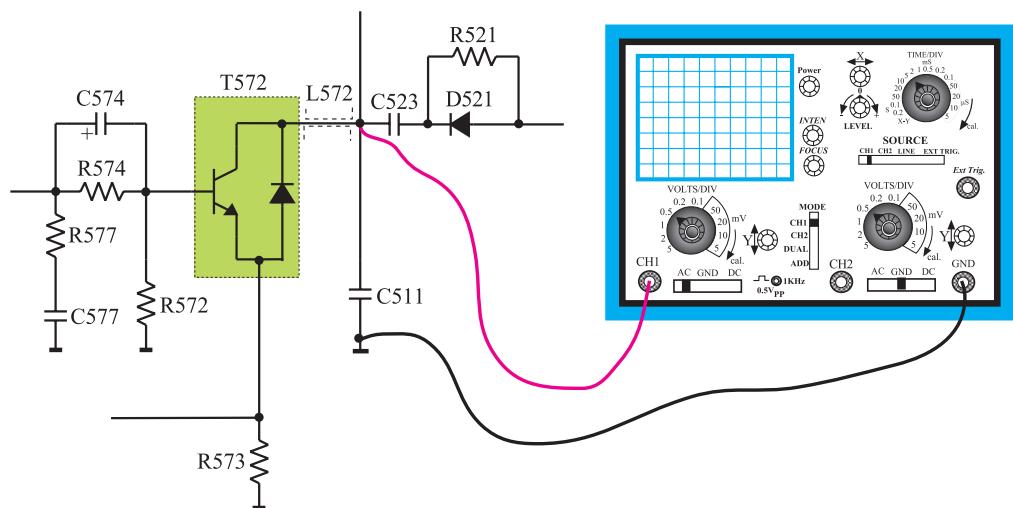

شکل ۱-۱۷۷- اتصال اسیلوسکوپ به کلکتور T572

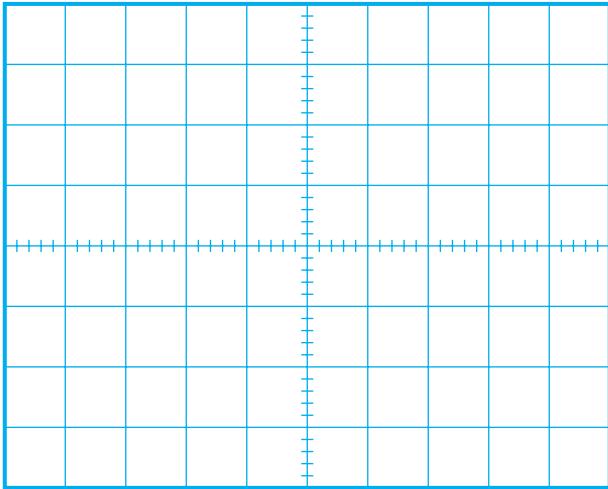

شکل ۱-۱۷۸—شکل موج کلکتور T572

$$AV = \frac{V_O}{V_I} = \frac{\text{مرتبه}}{\text{بهره ولتاژ}}$$

$$V_{DC} = \text{ولت}$$

تلوزیون را روشن کنید.

اسیلوسکوپ را تنظیم کنید تا موج به درستی روی

صفحه آن ظاهر شود.

شکل موج کلکتور T572 را در شکل ۱-۱۷۸ با مقیاس

مناسب رسم کنید.

دامنه‌ی پیک تاپیک، پریود و فرکانس موج کلکتور را اندازه

بگیرید و یادداشت کنید.

ولت $V =$ دامنه‌ی پیک تاپیک

ثانیه $T =$ پریود

هرتر $f =$ فرکانس

ضریب تقویت ولتاژ T572 را با توجه به مقادیر

اندازه‌گیری شده محاسبه کنید.

مقدار ولتاژ DC موج کلکتور T572 چند ولت است؟

با توجه به اینکه کلکتور T572 از $A = 124$ + ولت

با ایاس می‌شود چرا دامنه‌ی پیک تاپیک ولتاژ کلکتور T572 خیلی

زیاد است؟


پاسخ:

پاسخ:

آیا در شکل موج کلکتور T572 نسبت به شکل موج

بیس آن تغییری حاصل شده است؟

زمان اجرا: ۱ ساعت

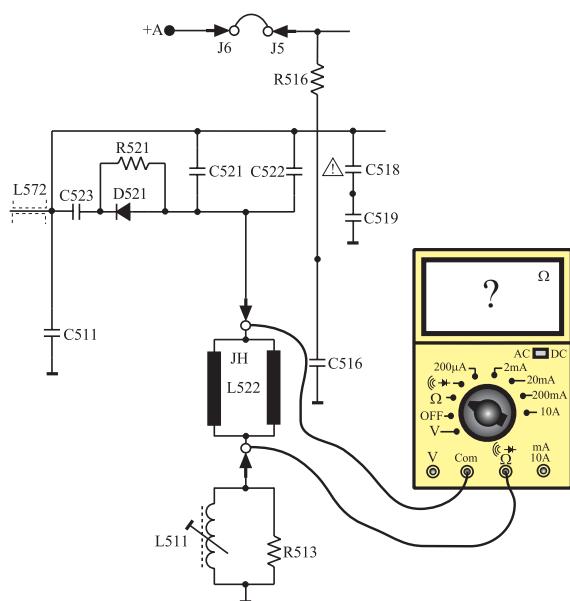

شکل ۱-۱۷۹- اتصال اهمتر به دو سر سیم پیچ انحراف افقی

پاسخ:

۱-۱۲-۹- کار عملی شماره ۵- بررسی

سیم پیچ های انحراف افقی (یوک افقی)

- تلوزیون را خاموش کنید و دوشاخه‌ی آن را از پریز برق بکشید.

سیم پیچ های انحراف افقی و سرهای آن را شناسایی کنید.

اهم متر را مطابق شکل ۱-۱۷۹ به دوسر سیم پیچ انحراف

افقی وصل کنید و مقدار مقاومت سیم پیچ را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$R = \text{هم}$$

سیم پیچ افقی

زمان اجرا: ۳ ساعت

چرا سیم پیچ های انحراف افقی با هم موازی شده‌اند؟

شرح دهید.

۱-۱۲-۱۰- کار عملی شماره ۶- بررسی مدار


کشنده‌ی نقطه (Spot Killer)

تلوزیون را روشن کنید و آن را روی کانال با برنامه


تنظیم کنید.

اسیلوسکوپ را مطابق شکل ۱-۱۸ به یک سر مقاومت

R۵۴۳ وصل کنید.

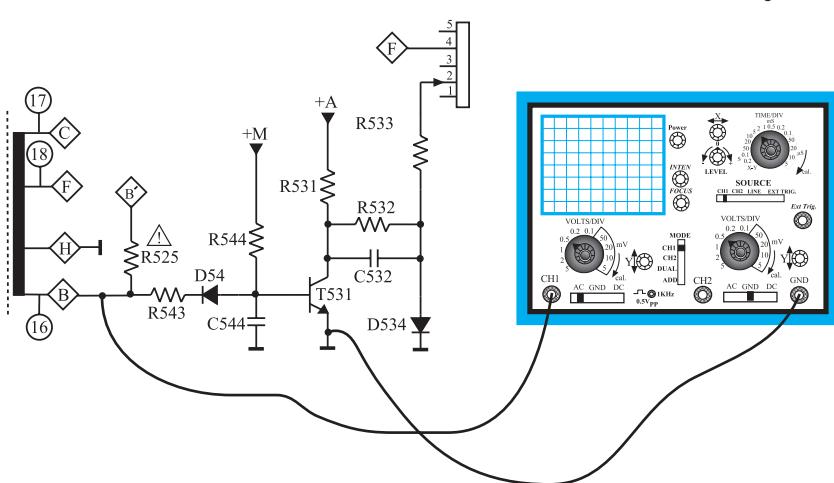

شکل ۱-۱۸- اتصال اسیلوسکوپ به مقاومت R۵۴۳

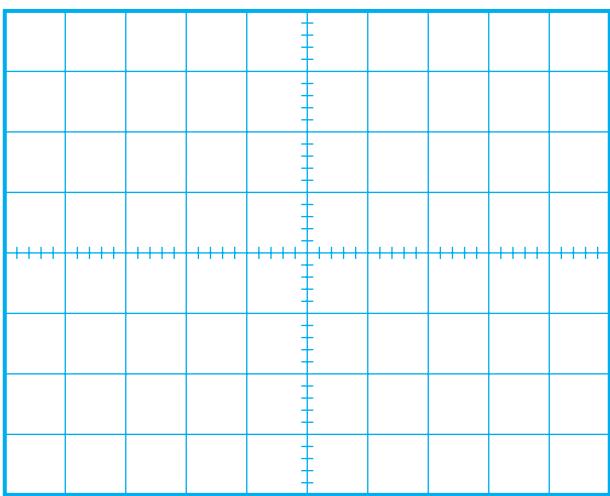

شکل ۱-۱۸۱- شکل موج پایه‌ی $\triangle B$ ترانسفورماتور

- اسیلوسکوپ را طوری تنظیم کنید تا موج پایه‌ی $\triangle B$ ترانسفورماتور و لذت زیاد روی صفحه آن ظاهر شود.

شکل موج پایه‌ی $\triangle B$ ترانسفورماتور را در شکل ۱-۱۸۱ با مقیاس مناسب رسم کنید.


- دامنه‌ی پیک تا پیک، پریود و فرکانس موج پایه‌ی $\triangle B$ را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V = \text{ ولت}$$


دامنه‌ی پیک تا پیک

$$T = \text{ پریود} \quad \text{ثانیه}$$

$$f = \text{ فرکانس} \quad \text{هر تری}$$

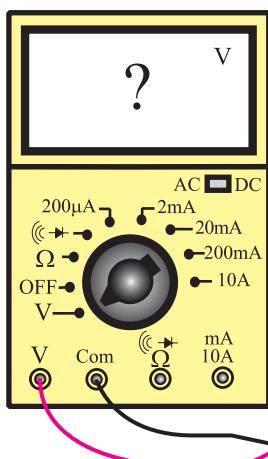

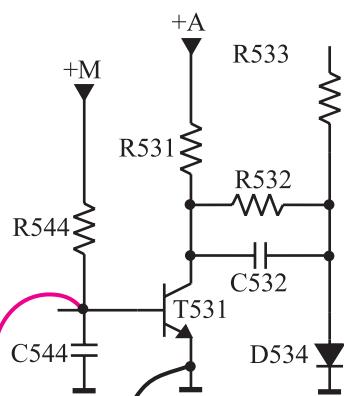شکل ۱-۱۸۲- اتصال ولتمتر به بیس امیتر ترانزیستور T531




- این موج کدام پایه‌ی ترانزیستور T531 را بایاس می‌کند؟
شرح دهید.

پاسخ:


- ولتمتر DC را مطابق شکل ۱-۱۸۲ به بیس امیتر ترانزیستور T531 وصل کنید.
- ولناز بیس امیتر ترانزیستور را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_{BE} = \text{ ولت}$$

ترانزیستور T531

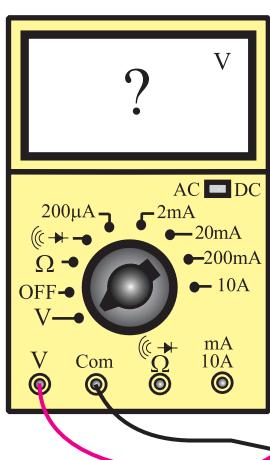

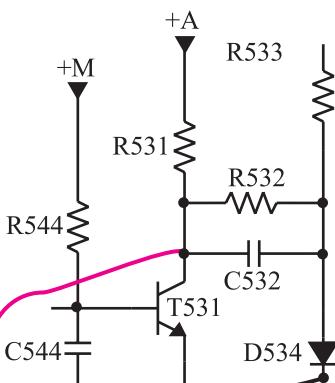شکل ۱-۱۸۳- اتصال ولتمتر به کلکتور امیتر T531



- ولتمتر را مطابق شکل ۱-۱۸۳ به کلکتور ترانزیستور T531 وصل کنید.


- ولناز کلکتور امیتر ترانزیستور را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_{CE} = \text{ ولت}$$

ترانزیستور T531

- ترانزیستور T531 در چه وضعی قرار دارد؟ فعال یا قطع؟

پاسخ:

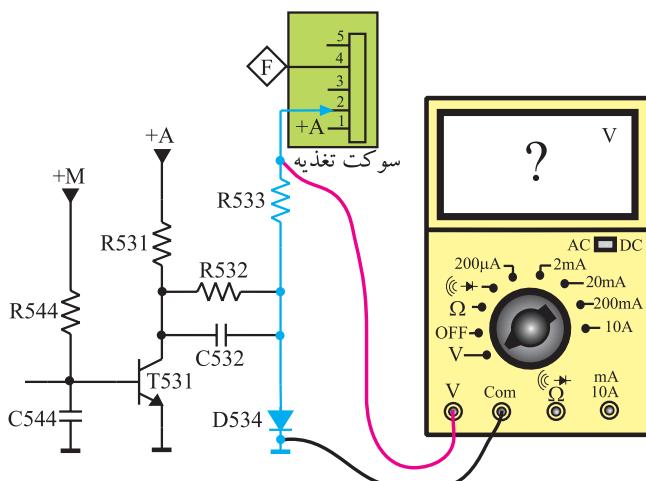

شکل ۱-۱۸۴—اتصال ولت متر به مقاومت R۵۳۳

- ولت متر DC را مطابق شکل ۱-۱۸۴ به یک سر مقاومت R۵۳۳ وصل کنید.

- ولتاژ اعمال شده به پایه‌ی ۲ سوکت تغذیه را که همان ولتاژ شبکه‌ی فرمان لامپ تصویر است، اندازه بگیرید.

ولت = ولتاژ اعمال شده به شبکه‌ی فرمان


$$V_{BE} = \text{ولت}$$

در لحظه‌ی خاموش شدن



- در لحظه‌ی خاموش شدن تلویزیون ولت متر چه ولتاژی را نشان می‌دهد؟


- ترانزیستور T531 در چه حالتی قرار دارد، فعال یا قطع؟

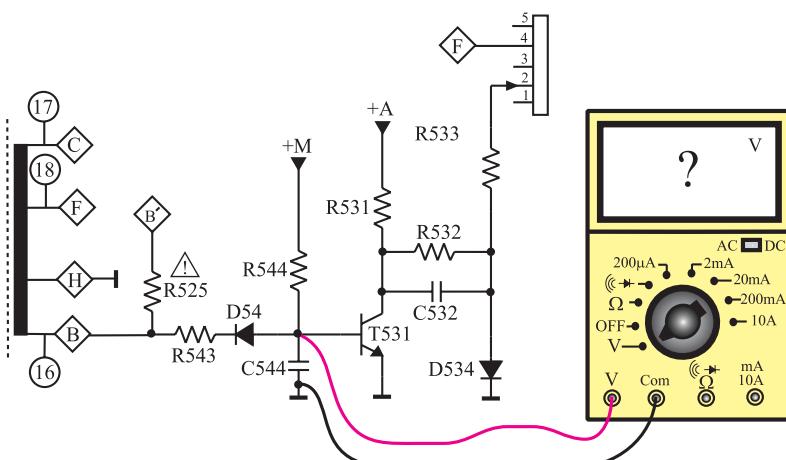


شکل ۱-۱۸۵—اتصال ولت متر به بیس امیتر T۵۳۱

- ولت متر DC را مطابق شکل ۱-۱۸۶ به یک سر مقاومت R۵۳۳ وصل کنید.

• تلویزیون را مجدداً روشن کنید.

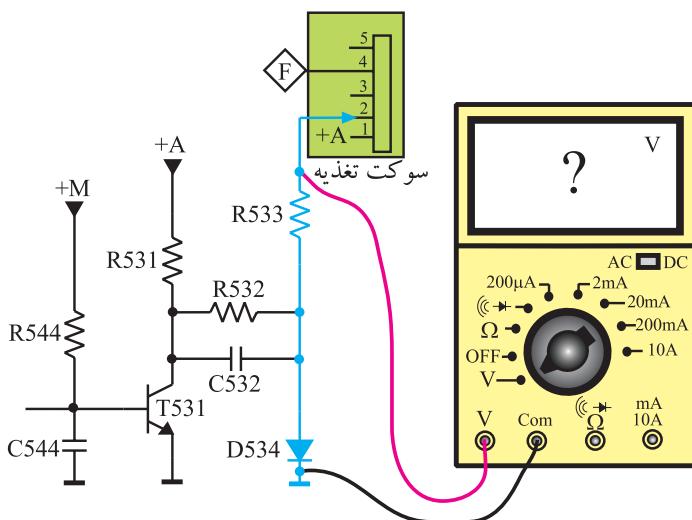

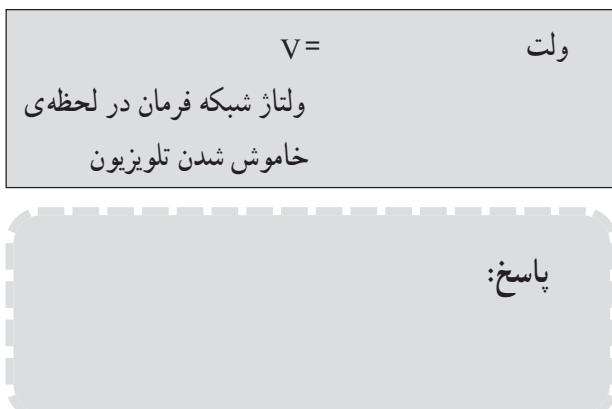شکل ۱-۱۸۶ - اتصال ولت متر به یک سر مقاومت R۵۳۳




- تلویزیون روشن را خاموش کنید و در لحظه‌ی خاموش شدن ولتاژ پایه‌ی ۲ سوکت تغذیه که همان ولتاژ شبکه‌ی فرمان لامپ تصویر است را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

- آیا این ولتاژ منفی است یا مثبت؟
- تلویزیون را در حالت خاموش نگهدارید.
- یک سر مقاومت R۵۳۳ را قطع کنید.
- تلویزیون را روشن کنید و آن را روی کانال با برنامه تنظیم کنید.
- تلویزیون را در حال آماده به کار قرار دهید یا آن را خاموش کنید.

- در لحظه‌ی خاموش کردن، به تصویر روی صفحه‌ی تلویزیون توجه کنید. چه پدیده‌ای رخ می‌دهد؟ شرح دهید.
- مقاومت R۵۳۳ را به مدار وصل کنید.
- تلویزیون را آزمایش کنید.

۱۳-۱- خودآزمایی

۱۳-۱- در صورت داشتن وقت اضافی با توجه به شکل ۱-۱۸۷ به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

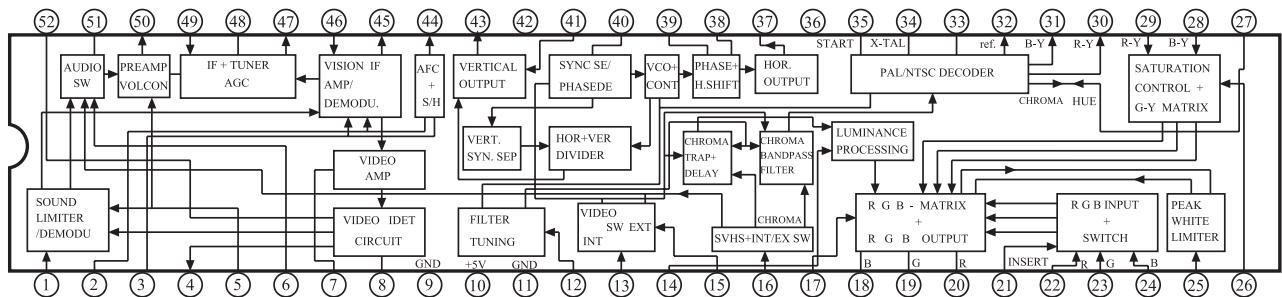

شکل ۱-۱۸۷- آی‌سی ۱۰۱

آی‌سی ۱۰۱ با شماره‌ی فنی TDA8362 مربوط به شاسی تلویزیون رنگی شهراب مدل CC-۱۴۰۳ است.

عملکرد بسیاری از بخش‌های تلویزیون در داخل این آی‌سی انجام می‌شود.


الف - بلوک‌های مربوط به عملکرد بخش افقی تلویزیون را در داخل آی‌سی شناسایی کنید.

ب - پایه‌های آی‌سی مرتبط با بلوک‌های بخش افقی را مشخص کنید.

پاسخ:

۱۳-۲- با توجه به شکل ۱-۱۸۸ که مربوط به نقشه‌ی مدار خروجی افقی و ترانسفورماتور ولتاژ زیاد

تلویزیون رنگی شهراب است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

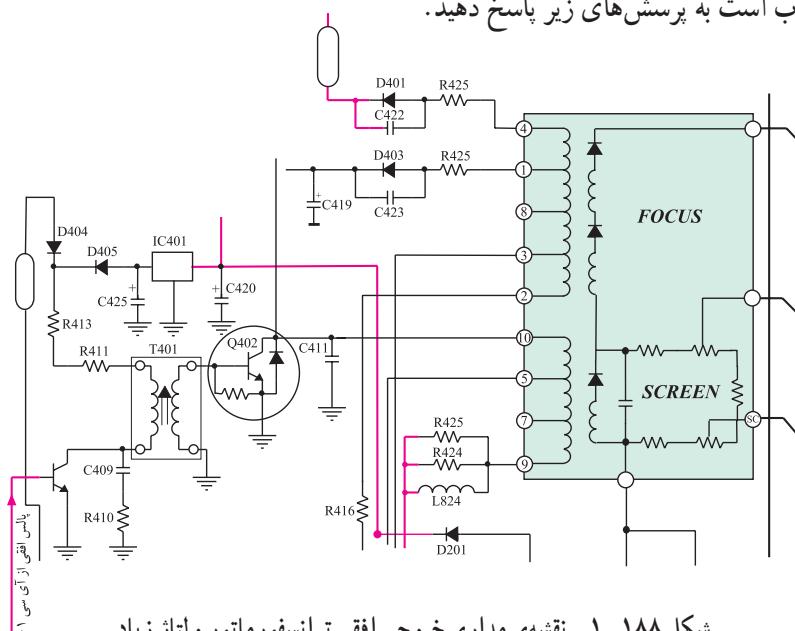

شکل ۱-۱۸۸- نقشه‌ی مداری خروجی افقی ترانسفورماتور ولتاژ زیاد

پاسخ:

الف - ترانزیستور راهانداز خروجی افقی کدام است؟

ب - ترانزیستور خروجی افقی کدام است؟

پاسخ:

ج - نقش $T^{\circ} 4$ را شرح دهید.


توضیح:

د - خروجی افقی به کدام پایه‌ی ترانسفورماتور ولتاژ زیاد اتصال دارد؟

پاسخ:


۱۳-۱- با توجه به شکل ۱-۱۸۹ که نشان می‌دهد از ترانسفورماتور ولتاژ زیاد، چه ولتاژهایی فراهم می‌شود، پایه‌های مربوط به تهیه‌ی این ولتاژها را از روی شکل ۱-۱۸۸ مشخص کنید.

پاسخ:

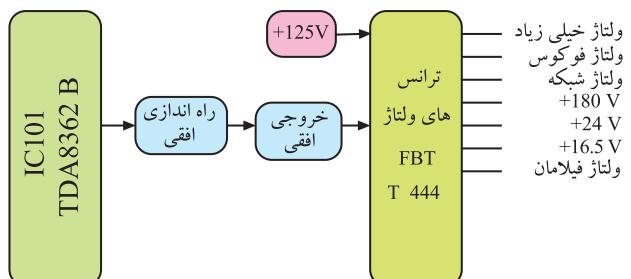

شکل ۱-۱۸۹

۱۳-۲- مدار شکل ۱-۱۹۰ مربوط به کنترل ولتاژ زیاد یک تلویزیون رنگی است : در این مدار PL_1 لامپ ثون است که در ولتاژ معینی یونیزه می‌شود. هادی شدن SCR نیز مدار افقی را اتصال کوتاه می‌کند و سبب قطع ولتاژ زیاد می‌شود. طرز کار سایر اجزای مدار را شرح دهید.

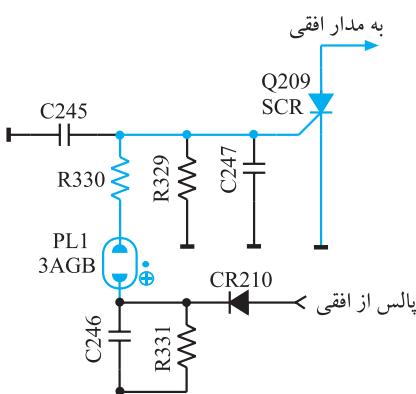

شکل ۱-۱۹۰- مدار کنترل ولتاژ زیاد

توضیح:

(۱۴) آزمون پایانی

۱-۱۴-۱- وظایف مهم سیستم افقی را شرح دهید.

۱۴-۲ - نقش صافی پایین گذر در ورودی آی سی TBA۹۲ چیست؟ شرح دهید.

۱۴-۳- وظیفه‌ی مدار اشمیت‌تریگر در داخل آی‌سی TBA۹۲° را تشریح کنید.

^۴-۱۴- وظایف آیسی ۲۲۶ را شرح دهید.

۱۴-۱- از پایه‌ی ۲ آی‌سو^۰ ۲۲۶ چه استفاده‌ای می‌شود؟ توضیح دهید.

۱۴-۱-۶- از پالس‌های SSC یه استفاده‌ای می‌شود؟ شرح دهید. پالس‌های SSC از کدام پایه‌ی

آئی سی ۲۲۶ دریافت می شود؟

۱۴-۷- وظایف آی‌سی ۵۲۶ را در خروجی افقی شرح دهد.

۱۴-۱- عملکرد پایه‌ی ۸ آی سی ۵۲۶ را شرح دهد.

۱۴-۹-۱- مسیح بایاس, DC کلکتو, T572, ۱, درسم کنید.

۱۴-۱. مدار حذف نقطه، ا، سیم کند و طرز کار مدار، ا شرح دهد.

۱۱-۱۴-۱- نوسان‌ساز افقی، تلویزیون در کدام بخش، تلویزیون قرار دارد؟

RGB (٢) مدهول IF (١) مدهول

۴) در روزی شناسه اصلی خارج از مدول IF و ۳) تیون

۱۴-۱-۱۲- ولتاژ تغذیه‌ی آبی سه تقویت کننده‌ی خروجی، افقی، کدام است؟

$\pm E(2)$ $\pm A(1)$

$\pm B' (4)$

١٤-١٣-١- ولتاً DC كلكته، تأثر سنته، خوهج، افق، بار..... ولتاً AC آن..... ولت

سک تا سک است.

L811 (2) (IV) L822 (1)

L92° (4) (JH) L922 (3)



۱۴-۱۵- از بالس‌های یا بهی **B** تر انسفورماتور HV برای حم منظوری استفاده می‌شود؟

١) تغذیه فلایمان لام تصویر
٢) مدار SB

(۳) محدود کردن معدله باز اشعه

۴) مدار حذف نقطه

فصل دوم

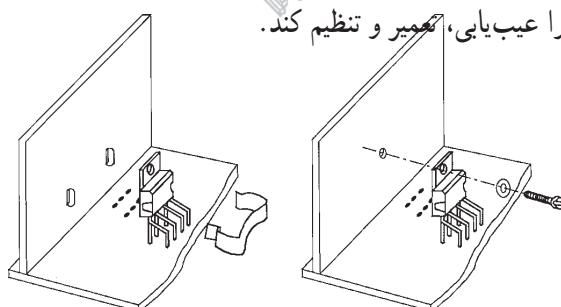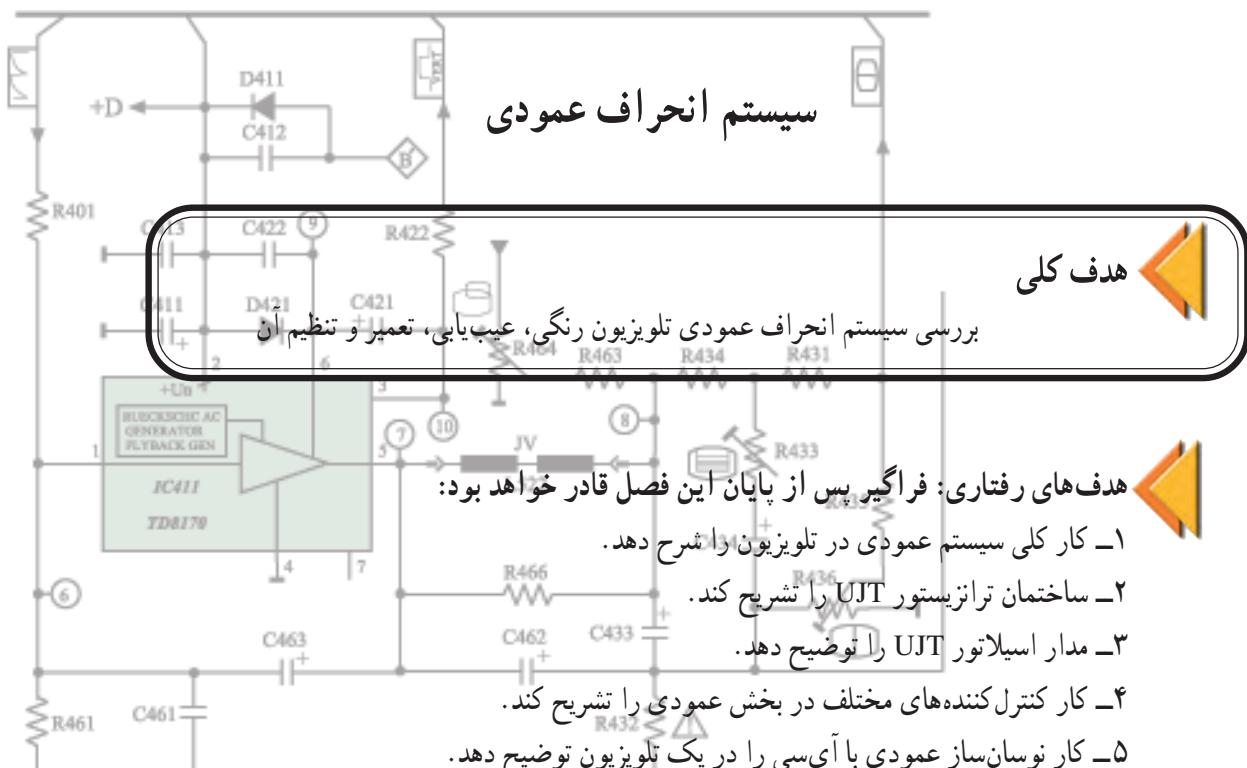


ساعت آموزش

نظری	عملی	جمع
۱۰	۸	۱۸

پیش آزمون (۲)

- ۱- فرکانس موج ایجاد شده توسط نوسان ساز عمودی چند هرتز است؟
- ۲- نقشه‌ی بلوکی بخش عمودی را رسم کنید.
- ۳- اگر بخش عمودی یک تلویزیون از کار بیفتند، تصویر روی صفحه تلویزیون چگونه است؟
- ۴- مدار یک نوسان ساز با ترازیستور UJT را رسم کنید.
- ۵- در بخش عمودی معمولاً چند پتانسیومتر کنترل کننده وجود دارد؟ وظیفه‌ی هر پتانسیومتر را به اختصار بیان کنید.
- ۶- ولتاژ $+D$ چند ولت است و چه بخشی را تغذیه می‌کند؟
با توجه به نقشه‌ی مدار شکل الف به پرسش‌های ۷ تا 10° پاسخ دهید.

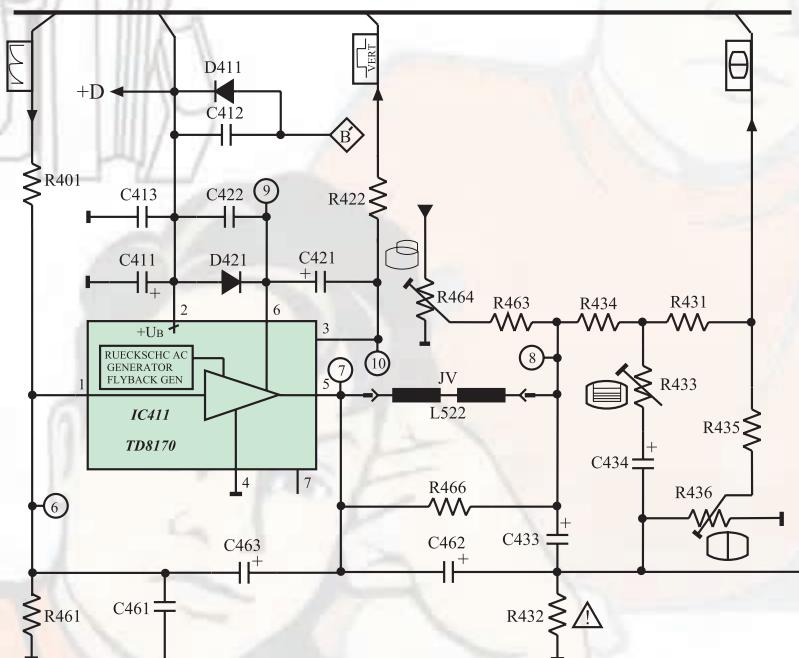

شکل الف

- ۷- بوک عمودی کدام است؟
 - JH (L522) (۲)
 - JV (L522) (۱)
 - L520 (۴)
 - L511 (۳)
- ۸- ولتاژ $+D$ چگونه تهیه می‌شود؟
 - (۱) از پایه‌ی F ترانسفورماتور HV
 - (۲) از آی‌سی LM317
 - (۳) از آی‌سی ۷۸۰۵
 - (۴) از پایه‌ی B ترانسفورماتور HV
- ۹- آی‌سی (TDA8170) به عنوان تقویت کننده انتهایی است و موج ورودی خود را تقویت می‌کند.

- 
- ۱) افقی - ولتاژ
۲) صوت - جریان
۳) افقی - جریان
- ۱۰ - پتانسیومتر R۴۲۶ در خروجی تقویت کننده عمودی، را تغییر می دهد.
- ۱) دامنه ای عمودی تصویر
۲) خطی نمودن تصویر
۳) موقعیت عمودی تصویر

۲) صوت - جریان

۳) افقی - جریان

۱۰ - پتانسیومتر R۴۲۶ در خروجی تقویت کننده عمودی، را تغییر می دهد.

۱) دامنه ای عمودی تصویر

۲) خطی نمودن تصویر

۳) موقعیت عمودی تصویر



(الف)




(ب)

شکل ۱-۲- سیم پیچ های انحراف



شکل ۲-۲- جریان دندانه ارهای

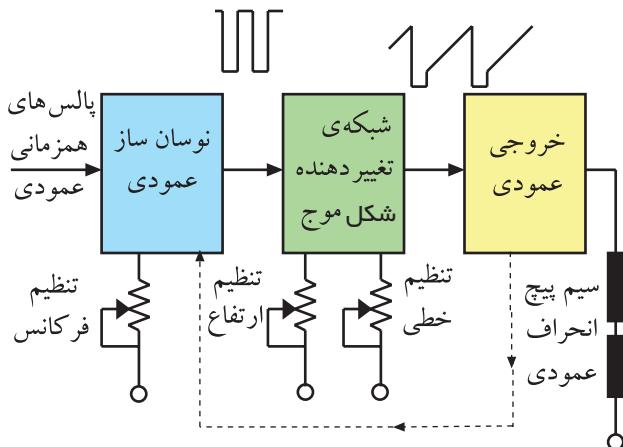

شکل ۲-۳- نقشه بلوکی بخش عمودی

۱-۲- سیستم عمودی در تلویزیون رنگی


سیستم عمودی برای انحراف شعاع الکترونی در جهت عمودی به کار می رود. این عمل به وسیله میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط جریان دندانه ارهای عبوری از سیم پیچ های انحراف عمودی، صورت می گیرد. سیم پیچ انحراف عمودی روی گردن لامپ تصویر قرار دارد. شکل ۲-۱ سیم پیچ انحراف افقی و عمودی (یوک) را نشان می دهد.

برای تولید میدان مغناطیسی در سیم پیچ های انحراف عمودی به جریانی دندانه ارهای مطابق شکل ۲-۲ نیاز داریم. فرکانس این موج 5° هرتز است.


در شکل ۲-۳ نقشه بلوکی بخش عمودی رسم شده است. مهم ترین بخش یک سیستم عمودی، نوسان ساز آن است.

۲- نوسان ساز عمودی


نوسان ساز عمودی، با استفاده از ولتاژ DC، موج متناوبی با فرکانس 5° هرتز تولید می کند. متدائل ترین نوسان سازهایی که در سیستم عمودی به کار می روند عبارتند از: نوسان سازهای مولتی ویپراتور، نوسان ساز بلوکینک و

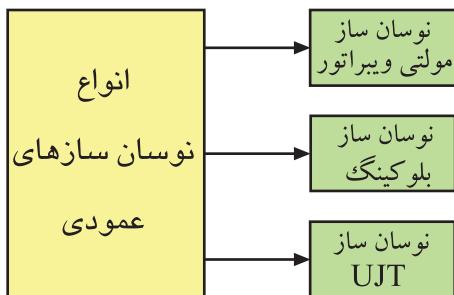


شکل ۲-۴- انواع نوسان ساز عمودی

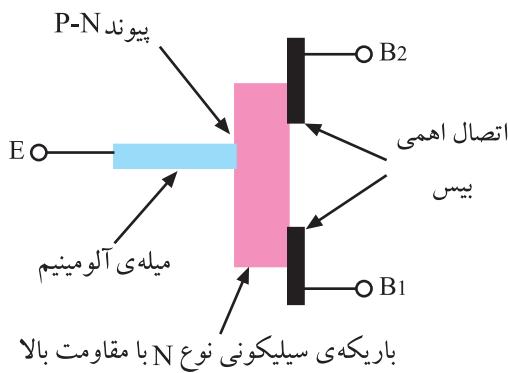


شکل ۲-۵- ساختمان کریستالی UJT

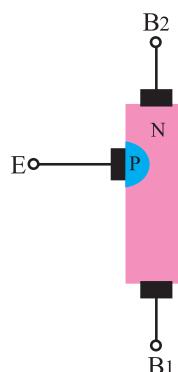

شکل ۲-۶- ساختمان کریستالی UJT

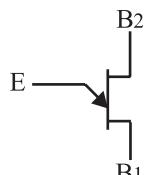

شکل ۲-۷- شمای فنی UJT

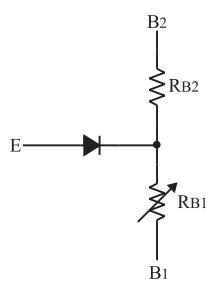

شکل ۲-۸- معادل دیودی UJT

نوسان ساز با UJT. این تقسیم‌بندی در شکل ۲-۴ آمده است. به علت ساده بودن مدار نوسان ساز UJT و ثبات فرکانسی خوب آن به تشریح کار مدار یک نمونه نوسان ساز UJT می‌پردازیم.


۲-۳- ترانزیستور UJT

ترانزیستور UJT از یک میله‌ی اصلی سیلیکونی از نوع N با ناخالصی کم که دارای مقاومت زیاد است، شکل می‌گیرد. به دو سر میله‌ی سیلیکونی دو پایه‌ی هادی به نام بیس دو (B₂) و بیس یک (B₁) وصل می‌شود. از طریق اتصال میله‌ی آلمینیومی به کریستال N و تزدیک به بیس دو، یک لایه از جنس P به وجود می‌آورند. شکل ۲-۵ ساختمان کریستالی UJT را نشان می‌دهد.

کریستال نوع P امیتر ترانزیستور را تشکیل می‌دهد. در شکل ۲-۶ نماد ساختمان کریستالی UJT و در شکل ۲-۷ نماد فنی UJT رسم شده است.

اگر اتصال PN را معادل یک دیود درنظر بگیریم، مدار معادل دیودی UJT به صورت شکل ۲-۸ درمی‌آید. همان‌طور که مشاهده می‌شود پایه‌های بیس یک و دو نسبت به هم مانند یک مقاومت عمل می‌کنند. مقاومت بین B₁ و B₂ را با R_{BB} نشان می‌دهند. مقدار R_{BB} برای UJT‌های مختلف حدود ۴ تا ۱۰ کیلواهم است.

در UJT‌های مختلف
 $R_{BB} = ۴\text{ تا }10\text{ K}\Omega$

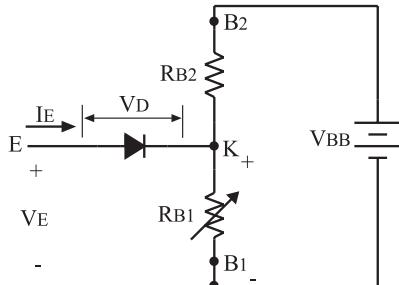

شکل ۲-۹ - اتصال ولتاژ به پایه‌های UJT

$$V_A = \eta V_{BB} + V_D$$


$$\eta V_{BB}$$

شکل ۲-۱۰ - ولتاژ‌های کاتد و آند دیود نسبت به سیم مشترک در هنگام
وصل دیود


$$V_{RB1} = \frac{V_{BB} R_{B1}}{R_{B1} + R_{B2}}$$

$$\approx \frac{R_{B1}}{R_{B1} + R_{B2}}$$

$$V_{RB1} = \eta V_{BB}$$

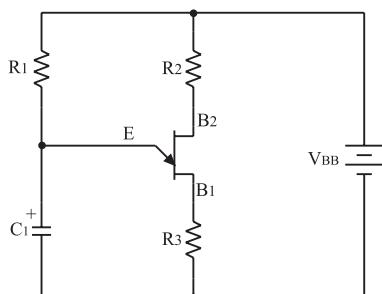

شکل ۲-۱۱ - مدار یک نوسان‌ساز با UJT

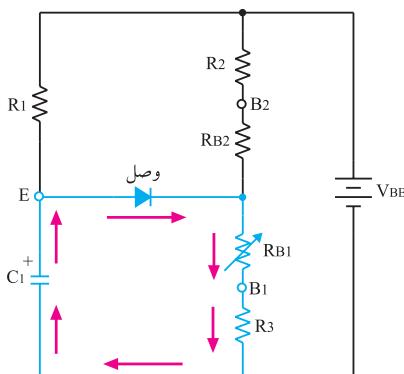

شکل ۲-۱۲ - مسیر دشارژ خازن C_1

۲-۳-۱ - طرز کار UJT: هرگاه منبع ولتاژ V_{BB} را مطابق شکل ۲-۹ به دو پایه‌ی B_1 و B_2 وصل کنیم به علت مقاومت زیاد بین دو بیس، جریان کمی از منبع ولتاژ V_{BB} کشیده می‌شود. در این حالت در دو سر R_{B1} افت ولتاژی برابر

$$\frac{R_{B1}}{R_{B1} + R_{B2}} \text{ به وجود می‌آید. اگر } \frac{V_{BB} R_{B1}}{R_{B1} + R_{B2}}$$

مقدار ثابتی است با η شان دهیم آن‌گاه ولتاژ دو سر R_{B1} برابر با ηV_{BB} است. برای هادی شدن دیود D لازم است ولتاژ آند دیود به اندازه‌ی ولتاژ وصل دیود یعنی V_D (ولتاژ آستانه هدایت دیود) نسبت به کاتد دیود مثبت‌تر شود. چون مطابق شکل ۲-۱۰ ولتاژ کاتد دیود برابر ηV_{BB} است مقدار ولتاژ آند باید برابر با پیشتر از $\eta V_{BB} + V_D$ باشد تا دیود در حالت هدایت قرار گیرد. در صورتی که دیود D هادی شود، بارهای کریستال P به منطقه‌ی کریستال N نفوذ می‌کنند و مقاومت R_{BB} را کاهش می‌دهند. در این شرایط از منبع V_{BB} جریان زیادی کشیده می‌شود. ولتاژ $\eta V_{BB} + V_D$ ولتاژ آتش امیتر نام دارد.

$$\text{ولتاژ آتش امیتر} = \eta V_{BB} + V_D$$

۲-۴ - اسیلاتور UJT


در شکل ۲-۱۱ مدار یک نوسان‌ساز با ترانزیستور UJT نشان داده شده است.

با وصل شدن منبع تغذیه V_{BB} ، جریان از طریق مقاومت R_1 ، خازن C_1 را با ثابت زمانی $R_1 C_1$ شارژ می‌کند. با شارژ خازن، ولتاژ امیتر UJT افزایش می‌یابد. هرگاه ولتاژ امیتر به حدی برسد که بتواند دیود امیتر ترانزیستور UJT را هادی کند، خازن C_1 از طریق امیتر و بیس یک و مقاومت R_3 به سرعت دشارژ می‌شود. شکل ۲-۱۲ مسیر دشارژ خازن C_1 را نشان می‌دهد.


-۱ - نسبت ایستادگی ذاتی UJT نام دارد و مقدار آن برای UJT‌های مختلف بین 5% تا 8% است.




شکل ۲-۱۳- ولتاژ دو سر خازن C

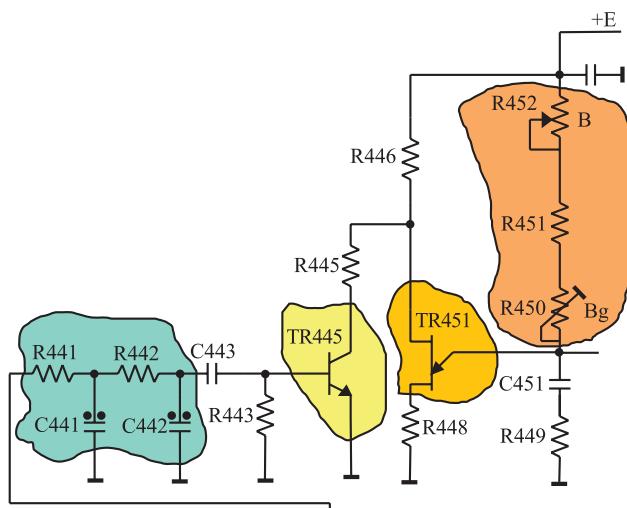

شکل ۲-۱۴- نوسان‌ساز UJT تلویزیون گروندیک مدل ۶۲۰۰

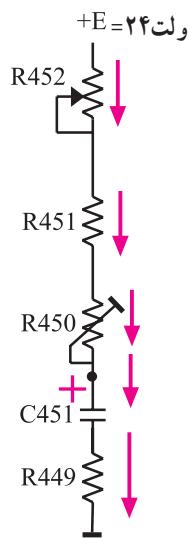

شکل ۲-۱۵- مسیر شارژ خازن C451

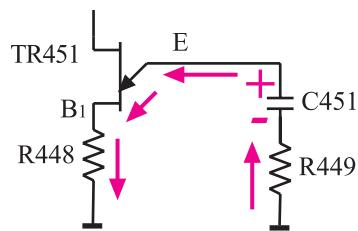

شکل ۲-۱۶- مسیر تخلیه خازن C451

جریان دشارژ ممکن است ترانزیستور را بسوزاند لذا مقاومت R_3 جریان دشارژ خازن را محدود می‌کند. شکل موج شارژ و دشارژ خازن C_1 موجی دندانه ارهای است که در بخش عمودی تلویزیون مورد استفاده قرار می‌گیرد. موج امیتر UJT در شکل ۲-۱۳ رسم شده است.

۲-۵- مدار نوسان‌ساز UJT در یک تلویزیون رنگی


در شکل ۲-۱۴ مدار نوسان‌ساز UJT تلویزیون رنگی گروندیک مدل ۶۲۰۰ رسم شده است.

توجه داشته باشید که در این تلویزیون قطعات مربوط به بخش عمودی با شماره‌ی ۴۰۰ مشخص شده‌اند. این نوسان‌ساز در صورت عدم دریافت برنامه، موجی دندانه ارهای با فرکانس حدود ۵ هرتز تولید می‌کند.


زمانی که تصویر دریافت می‌شود پالس‌های همزمانی عمودی از طریق شبکه‌ی RC و ترانزیستور Tr445، نوسان‌ساز را با فرستنده همزمان می‌کنند.

همان‌طوری که شرح داده شد، فرکانس نوسان ایجاد شده، به زمان شارژ خازن C_{451} و مسیر تخلیه‌ی آن که از طریق امیتر UJT صورت می‌گیرد، بستگی دارد. خازن C_{451} مطابق شکل ۲-۱۵ از طریق R_{449} , R_{450} , R_{451} و به وسیله‌ی ولتاژ E که برابر با ۲۴ ولت است، شارژ می‌شود.


وقتی ولتاژ دو سر خازن به ولتاژ آتش امیتر می‌رسد، دیود امیتر UJT هادی می‌شود و خازن C_{451} را از طریق R_{449} و R_{448} و امیتر بیس یک (B_1) ترانزیستور UJT مطابق شکل ۲-۱۶ به سرعت تخلیه می‌کند.

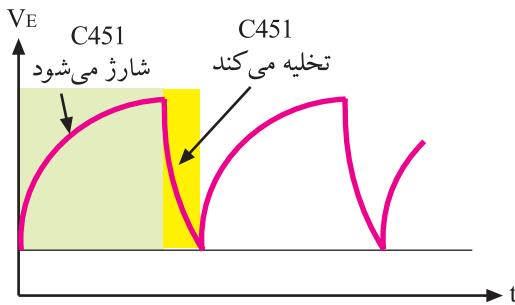


شکل ۲-۱۷- شکل موج امیتر

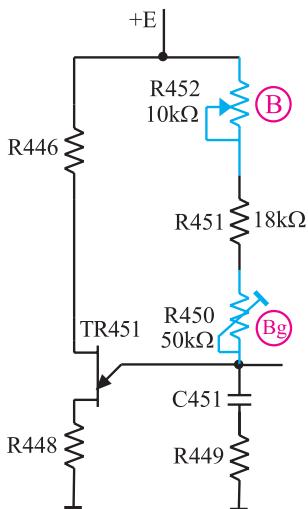

شکل ۲-۱۸- پتانسیومترهای R۴۵۲ و R۴۵۰ که با (B) و (Bg) مشخص شده است.

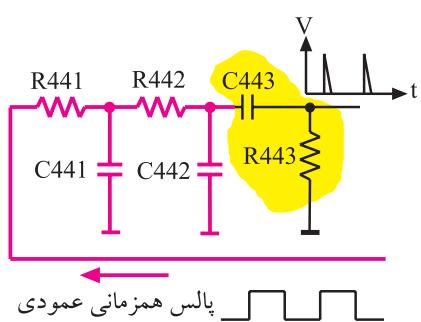

شکل ۲-۱۹- شبکه RC (انTEGRال گیر)

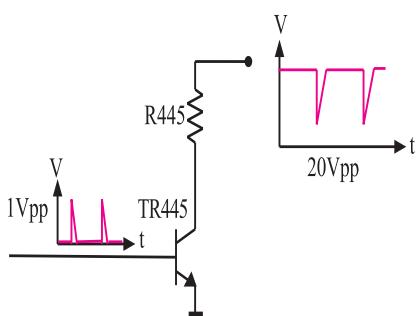

شکل ۲-۲۰- موج بیس و کلکتور Tr۴۴۵

با تخلیه خازن، دیود امیتر UJT قطع می شود و مجدداً خازن C۴۵۱ شروع به شارژ می کند.

از تکرار شارژ و تخلیه خازن C۴۵۱، ولتاژی دندانه ارهای با فرکانس ۵۰ هرتز در امیتر UJT حاصل می شود. شکل ۲-۱۷ شکل موج امیتر ترانزیستور UJT را نشان می دهد.

شب آرام ولتاژ دندانه ارهای، به شارژ خازن C۴۵۱ و شیب تند آن، به زمان تخلیه خازن C۴۵۱ بستگی دارد.

۲-۵- تنظیم فرکانس موج عمودی: با تغییر پتانسیومترهای R۴۵۲ و R۴۵۰ که در مسیر شارژ خازن C۴۵۱ قرار دارند، مدت زمان شارژ خازن تغییر می کند و فرکانس عمودی کم یا زیاد می شود. شکل ۲-۱۸ پتانسیومترهای کنترل کننده فرکانس را نشان می دهد. چون مقدار اهم پتانسیومتر (B) کم است. (R۴۵۲ = ۱۰ kΩ) تغییر این پتانسیومتر مقدار فرکانس را در حد بسیار کمی تغییر می دهد. در حالی که مقدار پتانسیومتر (Bg) (R۴۵۰ = ۵ کیلو اهم) است فرکانس را بیشتر تغییر می دهد. لذا از پتانسیومتر (B) برای تنظیم دقیق فرکانس و از پتانسیومتر (Bg) برای تغییرات زیاد فرکانس استفاده می شود.

پتانسیومتر B: تنظیم کننده دقیق فرکانس

پتانسیومتر Bg: تنظیم کننده با تغییرات زیاد

۲-۵-۲- همزمان کردن نوسان ساز عمودی گیرنده با فرستنده: برای همزمان کردن اسیلاتور عمودی گیرنده با فرستنده، پالس های همزمانی عمودی وارد شبکه RC (انTEGRال گیر) می شوند. شبکه RC مطابق شکل ۲-۱۹ شامل (C۴۴۱ و R۴۴۲) و (C۴۴۲ و R۴۴۱) است. پالس های همزمانی پس از تغییر شکل، به بیس ترانزیستور Tr۴۴۵ اعمال می شود. این پالس ها در کلکتور ترانزیستور ضمن تقویت با ۱۸۰ درجه اختلاف فاز نسبت به سیگنال بیس ظاهر شده و به بیس Tr۴۴۵ اعمال می شود. شکل ۲-۲۰ موج کلکتور Tr۴۴۵ را نشان می دهد.

با اعمال هر پالس سوزنی مثبت به بیس Tr_{445} ، ترانزیستور هادی می‌شود و جریان می‌کشد. به این ترتیب ولتاژ پایه‌ی بیس دو (B₂) ترانزیستور UJT را کم می‌کند و سبب هادی شدن UJT و تخلیه‌ی خازن C₄₅₁ می‌شود. به این ترتیب پالس‌های همزمانی عمودی ارسالی از فرستنده، موج دندانه ارها ایجاد شده در گیرنده را با فرستنده همزمان می‌کنند.




شکل ۲-۲۱—ارتفاع تصویر کم است.

۳-۵-۲—کنترل دامنه‌ی موج عمودی (ارتفاع تصویر): برای کنترل دامنه‌ی موج عمودی و درنهایت ارتفاع تصویر، لازم است مقدار ولتاژ شارژ خازن شبکه‌ی RC را در آسیلاتور UJT تغییر دهیم.




شکل ۲-۲۲—ارتفاع تصویر زیاد است.

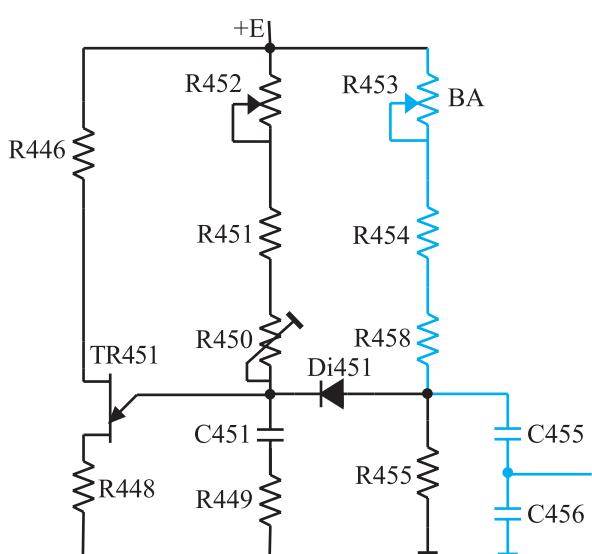شکل ۲-۲۱ تصویری با ارتفاع کم و شکل ۲-۲۲ تصویر دیگری با ارتفاع زیاد را نشان می‌دهد.




یکی از عوامل تغییردهنده‌ی مقدار ولتاژ شارژ خازن، مقدار مقاومت مسیر شارژ است. تغییر مقدار مقاومت ضمن تغییر مقدار شارژ خازن، به علت تغییر ثابت زمانی می‌تواند فرکانس موج عمودی را هم تغییر دهد. برای آن‌که دامنه‌ی موج عمودی مستقل از کنترل کننده‌های فرکانس عمودی تغییر کند، مطابق شکل ۲-۲۳ از مدار RC شامل R₄₅₃, R₄₅₄, R₄₅₅ و C₄₅₅, C₄₅₆ در خروجی نوسان‌ساز استفاده می‌کنند.

شکل ۲-۲۳—شبکه RC برای کنترل دامنه موج عمودی

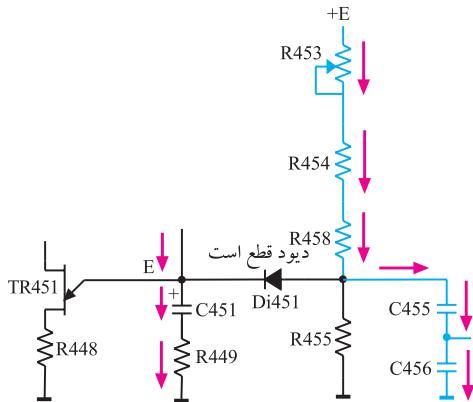

شکل ۲-۲۴—مسیر شارژ C۴۵۵

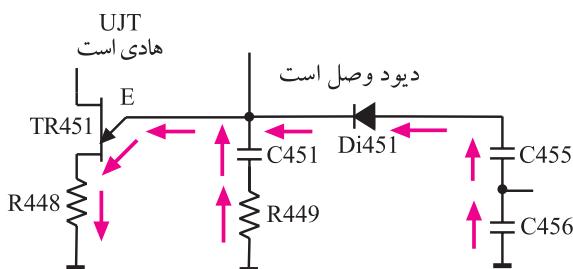

شکل ۲-۲۵—C۴۵۱ از طریق Di451 و امیتر UJT دشارژ می‌کند.



شکل ۲-۲۶—تصویری که در قسمت بالا کشیده است.



شکل ۲-۲۷—تصویری یکنواخت

زمان شارژ و دشارژ خازن C۴۵۵ برابر با زمان شارژ و دشارژ خازن C۴۵۱ است ولی ولتاژ شارژ آن به مقدار پتانسیومتر R۴۵۳ به نام پتانسیومتر BA بستگی دارد.


در زمان شارژ خازن C۴۵۱، چون امیتر UJT دارای ولتاژ مثبت است دیود Di451 قطع است لذا خازن C۴۵۵ از طریق مقاومت سر راه خود مطابق شکل ۲-۲۴ شارژ می‌شود.

به محض این که ولتاژ خازن C۴۵۱ به ولتاژ آتش امیتر UJT رسید خازن C۴۵۱ دشارژ می‌شود و ولتاژ امیتر UJT کاهش می‌یابد. در این لحظه ولتاژ کاتد دیود Di451 کم می‌شود و دیود را هادی می‌کند. در این حالت خازن C۴۵۵ نیز از طریق UJT و دیود Di451 دشارژ می‌شود.


شکل ۲-۲۵ مسیر دشارژ خازن C۴۵۵ را نشان می‌دهد. مشاهده می‌شود دشارژ و دشارژ خازن C۴۵۵ با شارژ و دشارژ خازن C۴۵۱ هماهنگ است.

موج دندانه ارهای خروجی نوسان‌ساز را می‌توان از دو سر خازن C۴۵۵ به دست آورد. به این ترتیب تغییر R۴۵۳ پتانسیومتر BA بدون تأثیر بر فرکانس عمودی، مقدار شارژ C۴۵۵ را تغییر می‌دهد و دامنه‌ی موج عمودی یعنی ارتفاع تصویر را تنظیم می‌کند.


۴-۲-۵—کنترل خطی موج عمودی: تصویر نباید مانند شکل ۲-۲۶ در قسمت بالا یا پایین صفحه کوتاه یا کشیده ظاهر شود بلکه باید مانند شکل ۲-۲۷ در تمام صفحه یکنواخت باشد. تصویر یکنواخت از حرکت شعاع الکترونی از بالا به پایین صفحه و با سرعت یکنواخت حاصل می‌شود. حرکت یکنواخت شعاع الکترونی بستگی به شبیه آرام موج نوسان‌ساز عمودی در هر لحظه دارد.

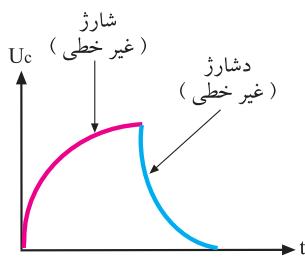


شکل ۲-۲۸- منحنی شارژ و دشارژ خازن. این منحنی ها غیرخطی است.

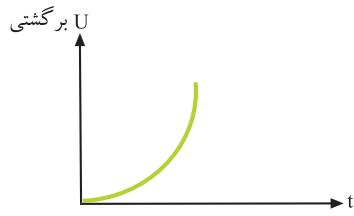


شکل ۲-۲۹- موج اصلاح کننده

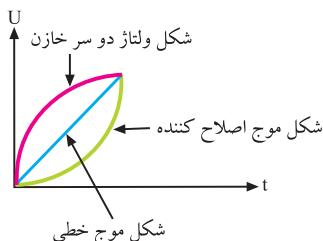


شکل ۲-۳۰- برآیند دو موج غیرخطی، موجی خطی ایجاد می کند.

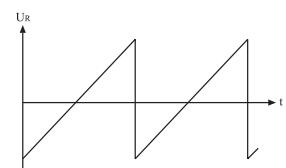

شکل ۲-۳۱- موج دو سر مقاومت R473

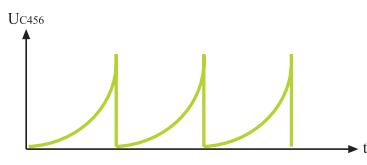

شکل ۲-۳۲- موج برگشتی تغییر یافته

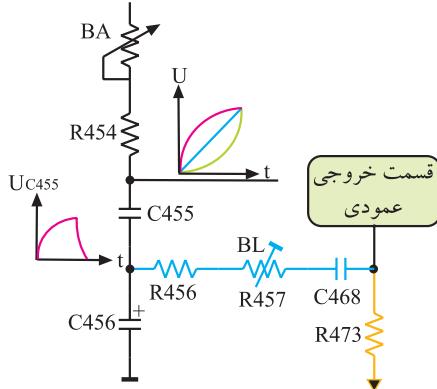

شکل ۲-۳۳- قطعات در مسیر برگشت موج

موج دندانه ارها از شارژ و دشارژ خازن به وجود می آید.
منحنی شارژ خازن مطابق شکل ۲-۲۸ غیرخطی است.

برای خطی کردن آن کافی است موجی را مطابق شکل ۲-۲۹ به منحنی شارژ خازن اضافه کنیم تا از برآیند آنها، موجی خطی مانند شکل ۲-۳۰ به وجود آید.

برای این منظور از خروجی عمودی، مطابق شکل ۲-۳۱ موجی از دو سر مقاومت R473 که در مسیر جریان سیم پیچ های انحراف عمودی قرار دارد دریافت می کنند. مدار ترکیبی C468 و R457 و R456 موج خروجی عمودی را شکل داده و به صورت شکل ۲-۳۲ درمی آورند. ولتاژ حاصل به دو سر خازن C456 برگشت داده می شود.


شکل ۲-۳۳- قطعات موجود در مسیر برگشت موج را نشان می دهد. برآیند ولتاژها، موجی دندانه ارها ای خطی است.
در مسیر فیدبک پتانسیومتر R457 به نام پتانسیومتر (BL) قرار دارد که کنترل کننده ای خطی شکل موج عمودی است.

:BA پتانسیومتر


کنترل کننده ارتفاع تصویر

:BL پتانسیومتر


کنترل کننده خطی موج عمودی

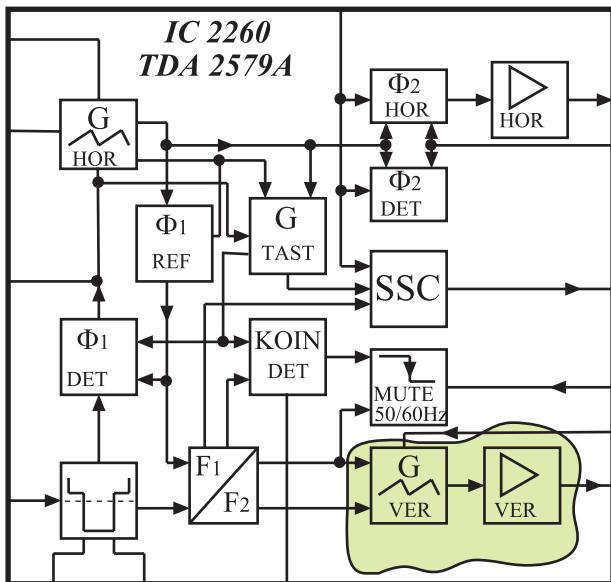

شکل ۲-۳۴—نوسانساز عمودی

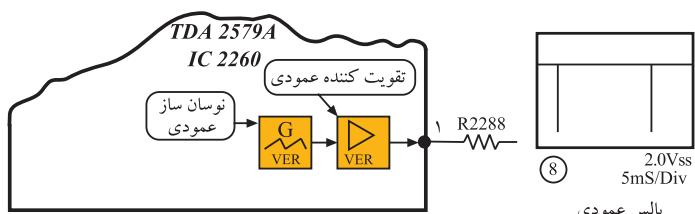

شکل ۲-۳۵—موج خروجی اسیلاتور عمودی

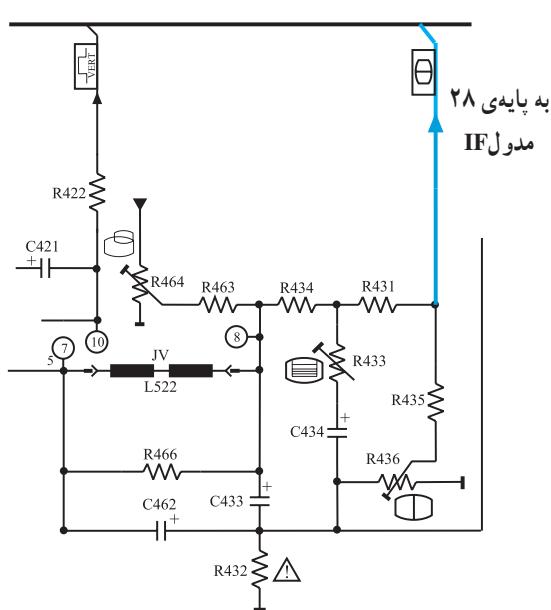

شکل ۲-۳۶—موج خروجی عمودی

۶-۲—نوسانساز عمودی در تلویزیون گروندیک مدل cuc ۴۴۰


در تلویزیون گروندیک مدل cuc نوسانساز عمودی در داخل آی‌سی ۲۲۶° به شماره‌ی فنی TDA ۲۵۷۹A قرار دارد. این آی‌سی در مدول IF واقع شده است. شکل ۲-۳۴ بلوک دیاگرام مدارهای داخل آی‌سی TDA ۲۵۷۹A از جمله بلوک دیاگرام نوسانساز عمودی را نشان می‌دهد. پایه‌های آی‌سی ۲۲۶° را در فصل انحراف افقی شرح داده‌ایم. در این فصل به بحث بیشتری روی پایه‌های مربوط به نوسانساز عمودی می‌پردازیم.

۱-۶-۲—پایه‌های آی‌سی ۲۲۶°

پایه‌ی ۱: پایه‌ی ۱، خروجی نوسانساز عمودی است. شکل موج خروجی در پایه‌ی ۱ به صورت شکل ۲-۳۵ است.


پایه‌ی ۲: پایه‌ی ۲، پایه‌ی ورودی فیدبک جریان انحراف عمودی جهت کنترل ارتفاع تصویر است. فیدبک لازم مطابق شکل ۲-۳۶ از خروجی عمودی به تقویت‌کننده‌ی نوسانساز عمودی داخل آی‌سی اعمال می‌شود تا ارتفاع تصویر را کنترل کند.

نوسانساز عمودی در تلویزیون گروندیک در داخل آی‌سی ۲۲۶° به شماره‌ی فنی TDA ۲۵۷۹A قرار دارد.

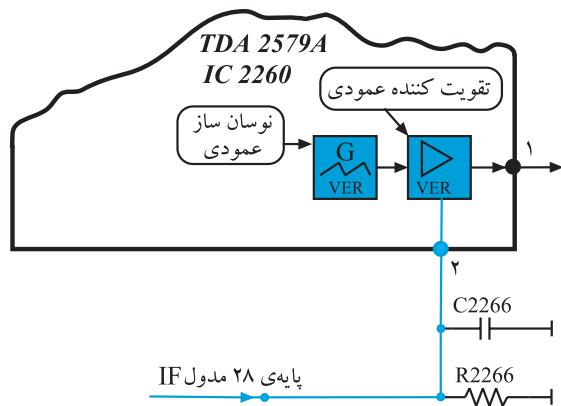


شکل ۲-۳۷—مسیر فیدبک به تقویت کنندهٔ داخل آی‌سی

شکل ۲-۳۷ مسیر فیدبک به تقویت کنندهٔ داخل آی‌سی را شان می‌دهد.

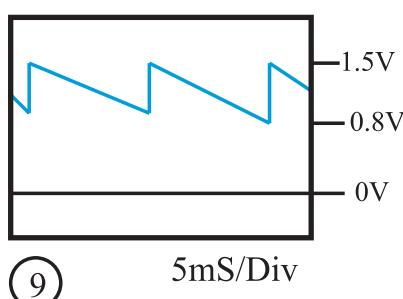

شکل ۲-۳۸—موج برگشتی به پایهٔ ۲ آی‌سی

شکل موج در پایهٔ ۲ آی‌سی را در شکل ۲-۳۸ ملاحظه می‌کنید.

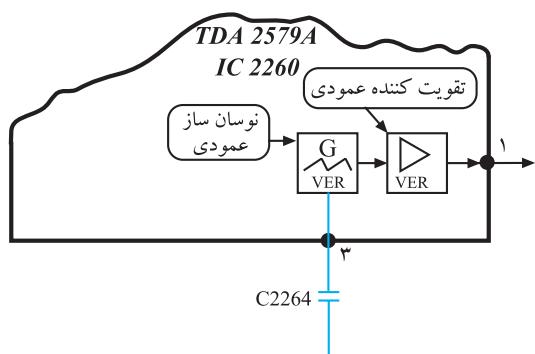


شکل ۲-۳۹—خازن




شکل ۲-۴۰—نوسان‌ساز عمودی از کار افتاده است.

پایهٔ ۳: خازن اسیلاتور عمودی از این پایه به زمین اتصال دارد. شکل ۲-۳۹ این خازن را نشان می‌دهد. اگر خازن C۲۲۶۴ قطع یا اتصال کوتاه شود نوسان‌ساز عمودی از کار می‌افتد و تصویر مانند شکل ۲-۴۰ به صورت یک خط افقی درمی‌آید.

شکل موج پایهٔ ۳ آی‌سی در شکل ۲-۴۱ آمده است.

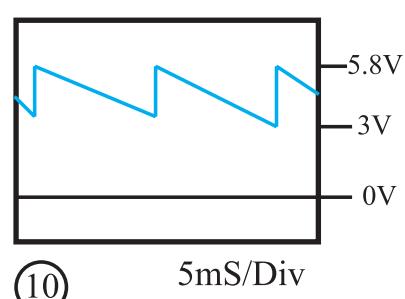


شکل ۲-۴۱—شکل موج پایهٔ ۳ آی‌سی

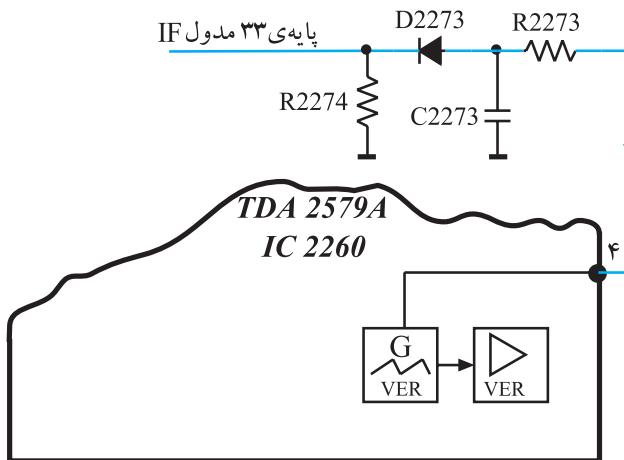


پایه‌ی ۴: پایه‌ی ۴ ورودی فیدبک DC از ترانسفورماتور ولتاژ زیاد است که برای کنترل مدار نوسان‌ساز عمودی به کار می‌رود. قطع شدن این فیدبک در پایه‌ی ۴ آی‌سی، نوسان‌ساز عمودی را از کار می‌اندازد. شکل ۲-۴۲ فیدبک به پایه‌ی ۴ آی‌سی را نشان می‌دهد.

شکل ۲-۴۲—فیدبک به پایه‌ی ۴ آی‌سی

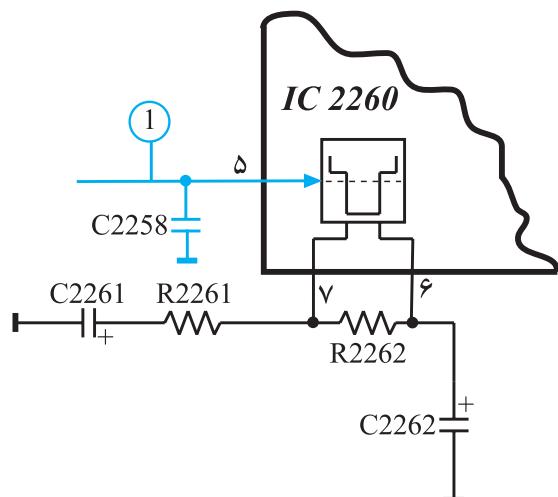

شکل ۲-۴۳—پایه‌ی ۵ آی‌سی

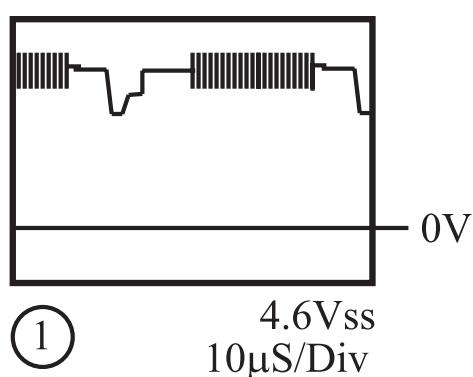


شکل ۲-۴۴—موج پایه‌ی ۵ آی‌سی

پایه‌ی ۵: پایه‌ی ۵، ورودی پالس‌های همزمانی افقی و عمودی است. شکل ۲-۴۳ پایه‌ی ۵ آی‌سی را در نقشه‌ی مدار آی‌سی، نشان می‌دهد. شکل موج پایه‌ی ۵ آی‌سی به صورت شکل ۲-۴۴ است.

تغذیه آی‌سی ۲۲۶۰
پایه‌ی ۱۰: تغذیه مثبت
پایه‌ی ۹: اتصال زمین

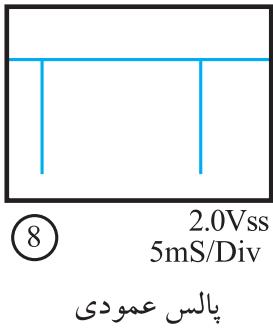۲-۷- خروجی عمودی در تلویزیون گروندیک مدل cuc




پالس عمودی

شکل ۲-۴۵- موج خروجی نوسان ساز عمودی

نوسان ایجاد شده توسط اسیلاتور عمودی که مطابق شکل ۲-۴۵ است از پایه هی ۲۹ مدول IF خارج می شود و به مدار خروجی عمودی می رسد.

در شکل ۲-۴۶ مدار خروجی عمودی رسم شده است.

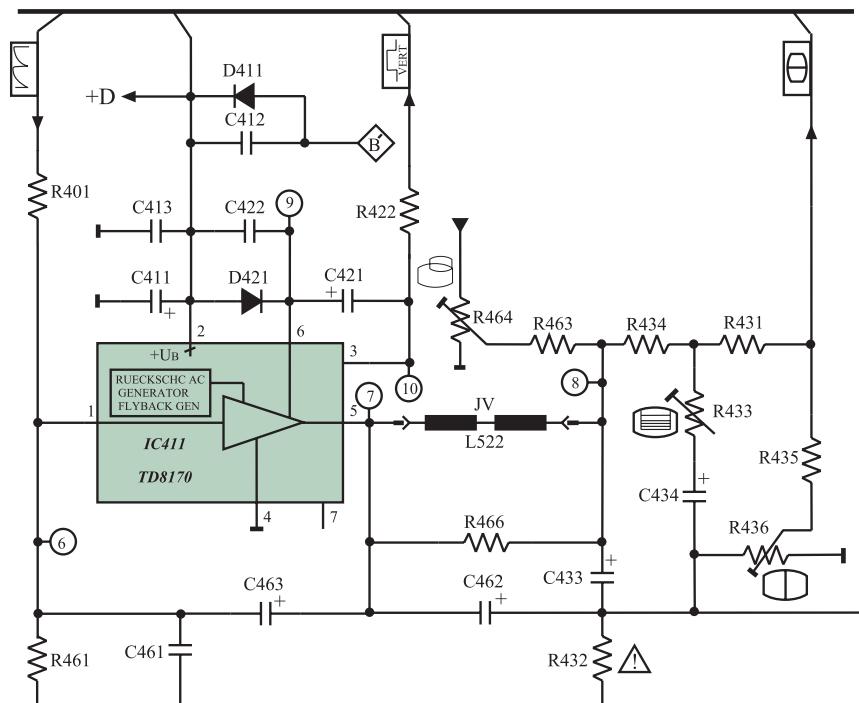


شکل ۲-۴۶- مدار خروجی عمودی

۲-۷-۱- آی سی تقویت کننده خروجی عمودی:

آی سی ۴۱۱، آی سی خروجی عمودی و به شماره فنی TDA8170 است.


این آی سی یک تقویت کننده قدرت است. نمای ظاهری آی سی و نحوه نصب آن روی گرمگیر را در شکل ۲-۴۷ ملاحظه می کنید. این آی سی دارای ۷ پایه است و محفظه آن

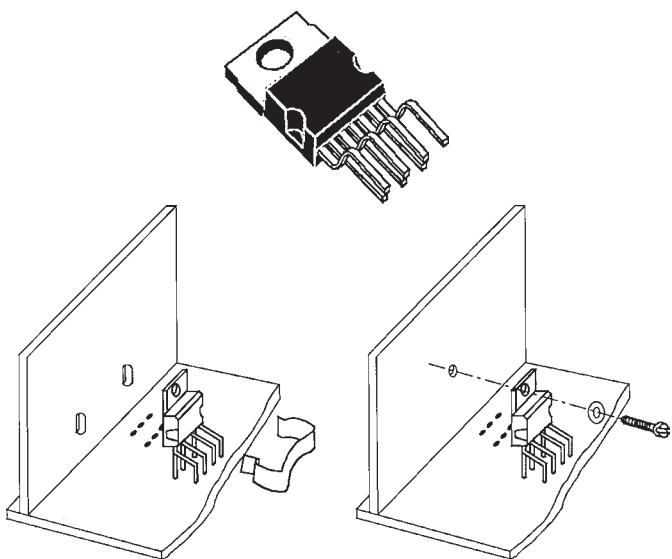


شکل ۲-۴۷- شکل ظاهری و نحوه نصب آی سی روی گرمگیر

آی سی تقویت کننده خروجی عمودی با شماره ۴۱۱ و شماره فنی TDA8170 است.


^۱ نام دارد. شماره‌ی پایه‌های آی‌سی در شکل ۲-۴۸
شان داده شده است.

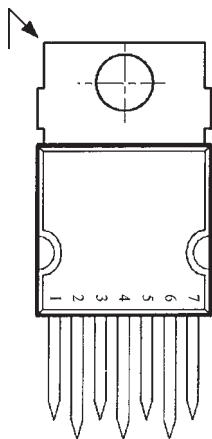

شکل ۲-۴۸—پایه‌های آی‌سی

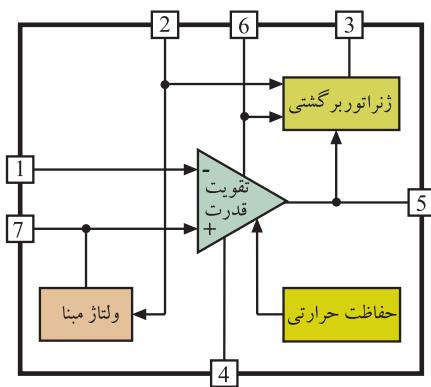

شکل ۲-۴۹—بلوک دیاگرام مدار داخلی آی‌سی

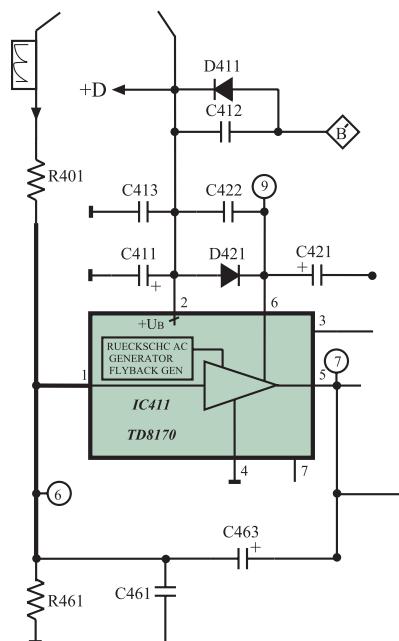

شکل ۲-۵۰—مسیر پایه‌ی ۱ آی‌سی


۱— آی‌سی قدرت با ۷ پایه = Heptawatt

۲-۷-۲—بلوک دیاگرام مدار داخلی آی‌سی: در
شکل ۲-۴۹ بلوک دیاگرام مدار داخلی آی‌سی رسم شده است.


۲-۷-۳—عملکرد پایه‌های آی‌سی

پایه‌ی ۱: پایه‌ی ۱، پایه‌ی ورودی منفی تقویت‌کننده‌ی
داخل آی‌سی است. موج ایجاد شده توسط نوسان‌ساز عمودی از
طریق پایه‌ی ۱ وارد طبقه تقویت‌کننده‌ی داخل آی‌سی می‌شود.


شکل ۲-۵۰ پایه‌ی ۱ آی‌سی را در نقشه‌ی مدار نشان می‌دهد.
در شکل ۲-۵۱ موج پایه‌ی ۱ آی‌سی رسم شده است.

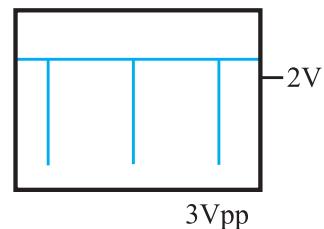

شکل ۲-۵۱—موج پایه‌ی ۱ آی‌سی

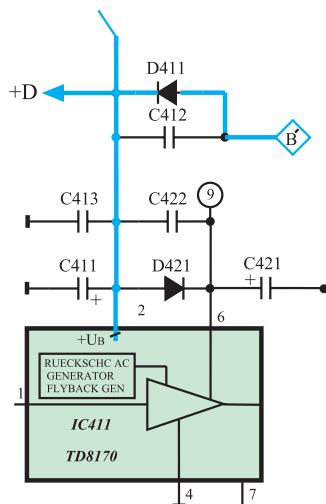

شکل ۲-۵۲- مسیر تغذیه‌ی مثبت آی‌سی

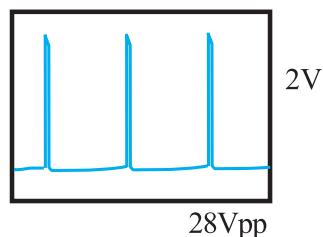

شکل ۲-۵۳- شکل موج پایه‌ی ۲

پایه‌ی ۲: پایه‌ی ۲، پایه‌ی تغذیه‌ی مثبت آی‌سی است.

تغذیه‌ی آی‌سی از ولتاژ D_+ برابر با ۲۵ ولت تأمین می‌شود.

شکل ۲-۵۲ مسیر تغذیه‌ی آی‌سی را نشان می‌دهد.


پایه‌های تغذیه آی‌سی:

پایه‌ی ۲: تغذیه مثبت

پایه‌ی ۴: اتصال زمین


ولتاژ تغذیه آی‌سی D_+
برابر ۲۵ ولت است.

پایه‌ی ۳: از پایه‌ی ۳ پالس‌هایی تقریباً سوزنی شکل با فرکانس ۵۰ هرتز مانند شکل ۲-۵۳ دریافت می‌شود. از این پالس‌ها در تلویزیون‌هایی که دارای OSD^۱ هستند برای همزمانی عمودی اطلاعات مربوط به OSD استفاده می‌شود.

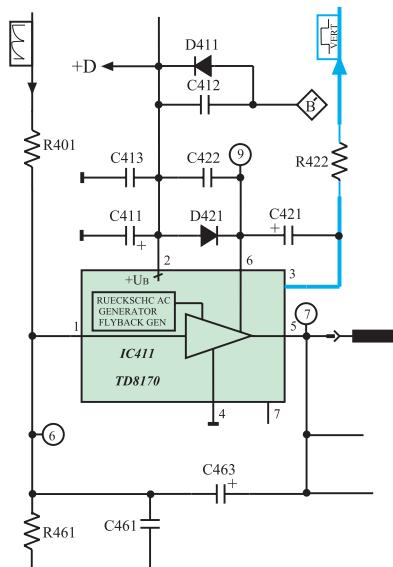


شکل ۲-۵۴- پایه‌ی ۳ آی‌سی


پالس‌های پایه‌ی ۳ آی‌سی ۴۱۱ به پایه‌ی ۲۴ آی‌سی میکروکنترلر (آی‌سی ۸۱۱) اعمال می‌شوند. شکل ۲-۵۴ پایه‌ی ۳ آی‌سی ۴۱۱ را در نقشه‌ی مدار نشان می‌دهد.

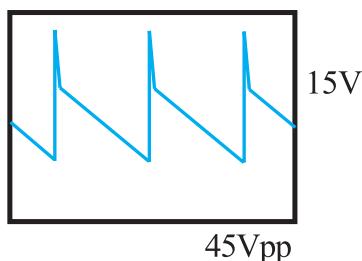


شکل ۲-۵۵ - شکل موج خروجی آی سی

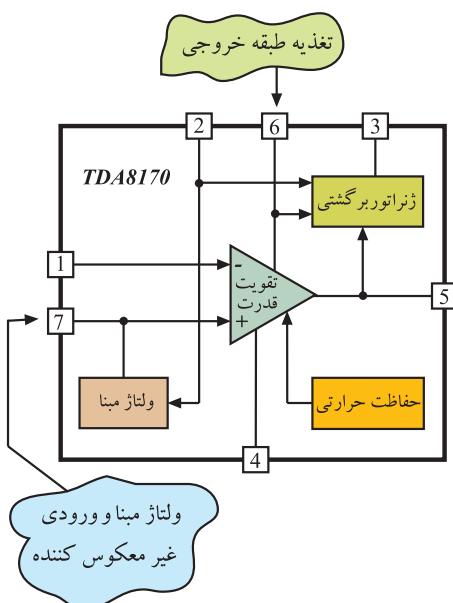

شکل ۲-۵۶ - پایه های ۶ و ۷ آی سی

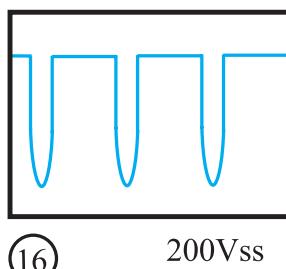

شکل ۲-۵۷ - موج سر B ترانس سطر

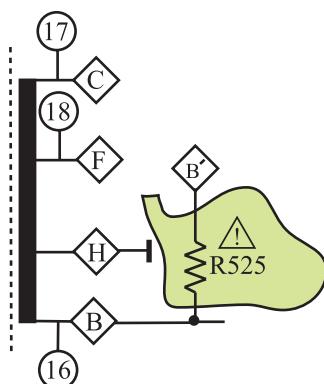

شکل ۲-۵۸ - سر B ترانسفورماتور سطر و مقاومت R525

پایه هی ۴ : پایه هی ۴، زمین آی سی است.

پایه هی ۵ : پایه هی خروجی آی سی است. شکل موج خروجی آی سی مطابق شکل ۲-۵۵ است. این آی سی علاوه بر تقویت ولتاژ موج ورودی، در شکل موج آن نیز تغییر لازم را ایجاد می کند.


پایه هی ۶ : پایه هی تغذیه طبقه خروجی آی سی است.

پایه هی ۷ : پایه هی ولتاژ مبنای و پایه ورودی غیرمعکوس کننده، یعنی ورودی مثبت تقویت کننده قدرت داخل آی سی است. شکل ۲-۵۶ پایه های ۶ و ۷ آی سی را نشان می دهد.

۲-۷-۴ - تهیه ولتاژ تغذیه آی سی (ولتاژ D+) : ولتاژ D+ از ثانویه ترانسفورماتور EHV فراهم می شود. با تهیه ولتاژ D+ از افقی، اگر بخش خروجی افقی کار نکند ولتاژ D+ قطع شده و به طور همزمان بخش خروجی عمودی نیز از کار می افتد. با از کار افتادن بخش خروجی افقی، EHV قطع می شود. در این حالت لامپ تصویر تاریک شده، لذا کار کردن بخش خروجی عمودی دیگر ضرورتی ندارد.


از پایه هی B ترانسفورماتور سطر مطابق شکل ۲-۵۷ پالس هایی فراهم می شود. این پالس ها از طریق مقاومت R525 که به عنوان محدود کننده جریان است به مدار یک سوساز و صافی اعمال می شود تا ولتاژ DC فراهم شود. شکل ۲-۵۸ پایه هی B ترانسفورماتور سطر و مقاومت R525 را نشان می دهد.

در شکل ۲-۵۹ مدار یکسوزاگ شامل دیود D۴۱۱ و خازن صافی C۴۱۱ را مشاهده می‌کید.

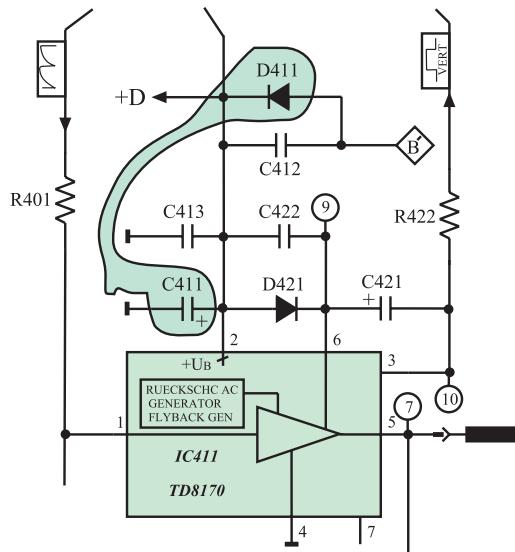


شکل ۲-۵۹- یکسوزاگ صافی ولتاژ +D

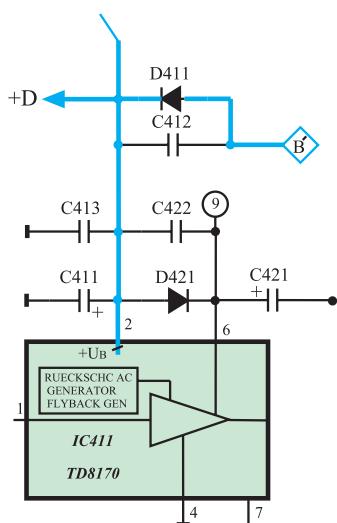خازن C۴۱۲ محافظ دیود یکسوزاگ در فرکانس بالا و ضربه‌گیر است. ولتاژ DC تهیه شده، +D نام دارد و برابر با ۲۵ ولت است. این ولتاژ مطابق شکل ۲-۶۰ به پایه‌ی ۲ آی‌سی اعمال می‌شود. خازن C۴۱۳، فیلتر حذف پارازیت‌های فرکانس بالا است.




محل تهیه ولتاژ +D: از پایه
ترانسفورماتور سطر

شکل ۲-۶۰- مسیر اعمال ولتاژ +D به پایه‌ی ۲ آی‌سی

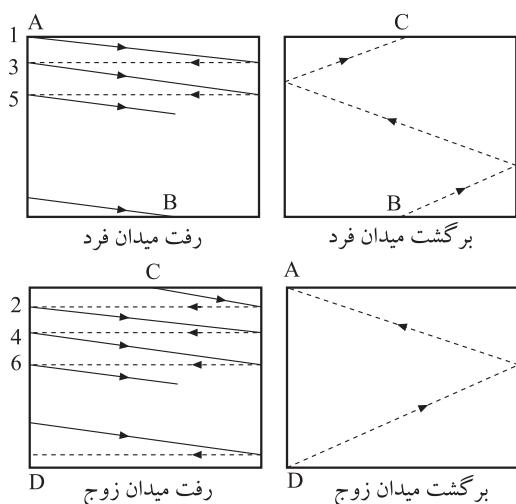

شکل ۲-۶۱- رفت و برگشت افقی و عمودی

۲-۷-۵- عمل ژنراتور برگشتی^۱: در زمان برگشت اشعه، از انتهای یک میدان زوج یا فرد به ابتدای میدان بعدی که زمان برگشت عمودی نام دارد، برخلاف زمان رفت، به میدان مغناطیسی قوی‌تر نیاز است. شکل ۲-۶۱ رفت و برگشت افقی و عمودی اشعه چند خط نمونه از میدان فرد و زوج را نشان می‌دهد.

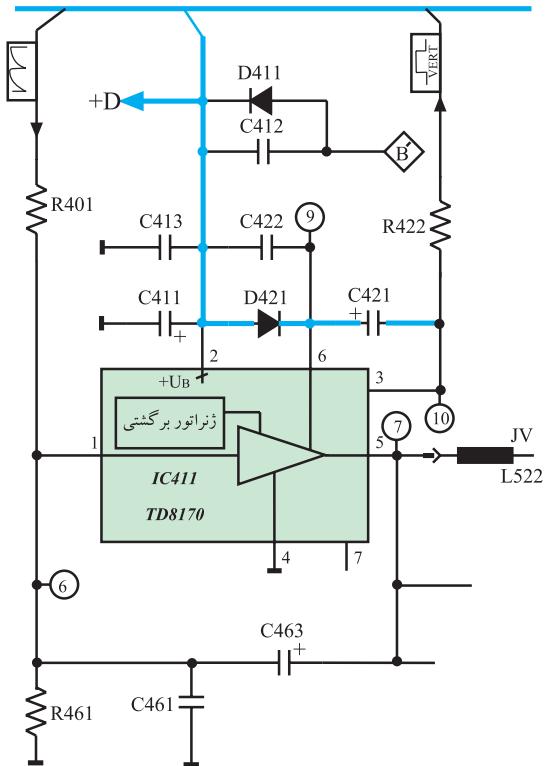

شکل ۶۲-۲- مسیر شارژ خازن

ولتاژ D+ برابر با ۲۵ ولت برای ایجاد میدان لازم در زمان رفت کافی است. در هنگام برگشت باید ولتاژ D+ زیاد شود و میدان قوی تری ایجاد کند تا برگشت به طور صحیح انجام گیرد. برای افزایش ولتاژ D+ در هنگام برگشت عمودی از رزتراتور پرگشتی استفاده می شود.


ژرا تور برگشتی فقط در زمان برگشت عمودی سبب افزایش دامنه سیگنال می شود و در بقیه لحظات ولتاژ D به همان اندازه ۲۵ ولت باقی می ماند. این عمل از تلفات توان جلوگیری می کند.

برای دست یابی به این منظور، خازن C۴۲۱ را از طریق دیود D۴۲۱ شارژ می‌کنند. ولتاژ خازن C۴۲۱ از طریق پایه‌ی ۶ آی سی، به زنراتور برگشته می‌رسد. در نهایت زنراتور برگشته ولتاژ مورد نیاز را در زمان برگشت فراهم می‌کند.


شکل ۶۲- مسیر شارژ خازن C۴۲۱ را نشان می‌دهد.

۶-۷- فیدبک AC: از پایه‌ی ۵ یا خروجی آی‌سی،
از طریق خازن C۴۶۳ موجی به پایه‌ی ۱ آی‌سی فیدبک می‌شود.
شکل ۶-۲- مسیر فیدبک را نشان می‌دهد.

شكل ٦٣- ۲ مسیر فیدبک را نشان می دهد.

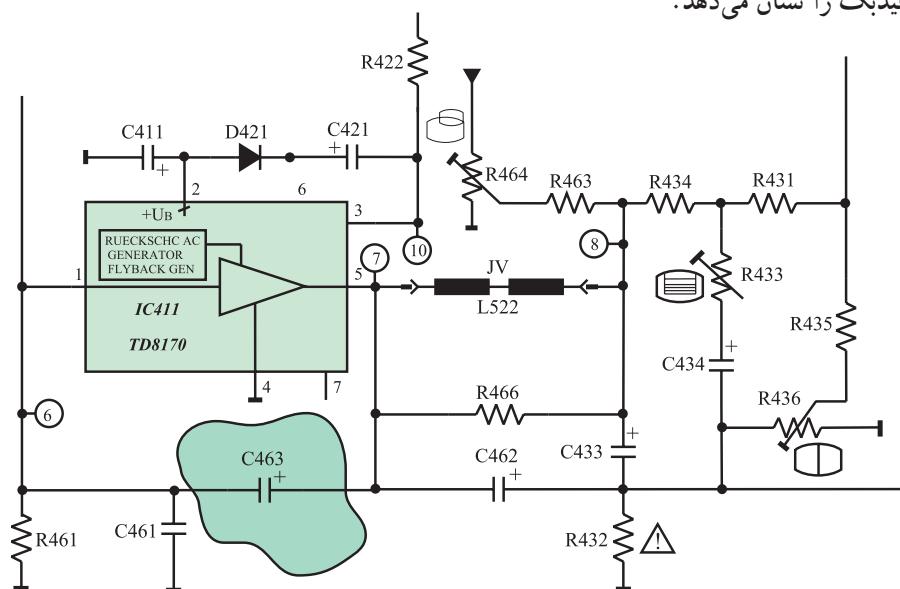


شکل ۶۳-۲- مسیر فیدیک AC

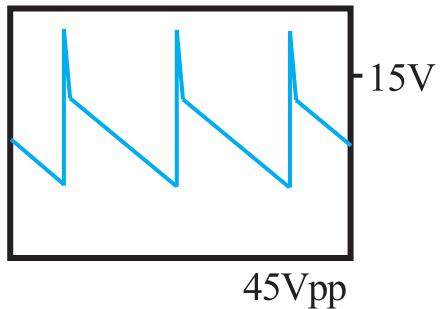


شکل ۲-۶۴—موج خروجی آی‌سی ۴۱۱

۷-۷-۲—یوک عمودی: یوک عمودی، سیم پیچ‌های (L۵۲۲) JV است. موج خروجی آی‌سی ۴۱۱ که مشابه شکل ۶۴-۲ است به یوک عمودی داده می‌شود.

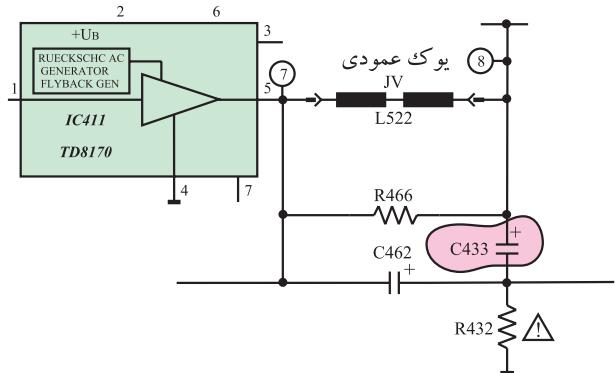

شکل ۲-۶۵—ارتباط یوک با زمین از طریق خازن C۴۳۳

یوک عمودی مدار خود را از طریق خازن C۴۳۳ و مقاومت R۴۳۲ با زمین می‌بندد (شکل ۲-۶۵).

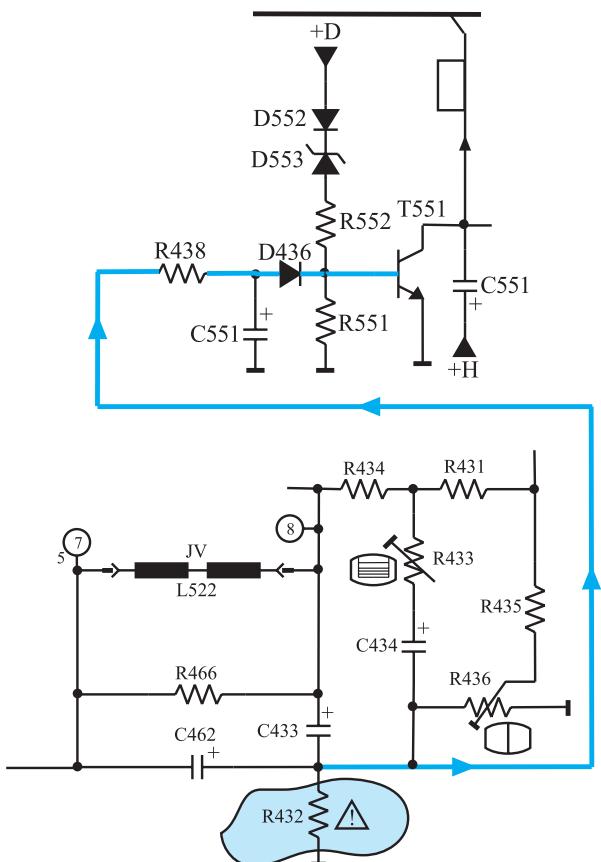


شکل ۲-۶۶—مسیر اتصال ولتاژ دو سر مقاومت R۴۳۲ به ترانزیستور محافظ لامپ تصویر

۶-۶-۲— مقاومت R۴۶۶ که موازی با سیم پیچ یوک است مقاومت دمپر نامیده می‌شود.

۶-۶-۳— نقش حفاظت سیم پیچ‌های یوک را نیز برعهده دارد. چون جریان سیم پیچ‌های یوک از R۴۳۲ می‌گذرد در صورت افزایش جریان با قطع شدن R۴۳۲، جریان عبوری از یوک نیز قطع می‌شود.

در ضمن، افت ولتاژ دو سر R۴۳۲ به مدار محافظ لامپ تصویر یعنی ترانزیستور T551 فیدبک می‌شود (شکل ۲-۶۶). در این حالت در صورت افزایش جریان یوک، ترانزیستور T551 فعال می‌شود و تلویزیون را به حالت آماده به کار می‌برد.

یوک عمودی: JV(L۵۲۲)

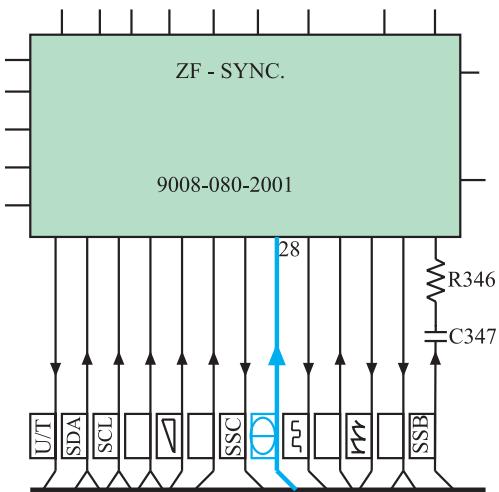


شکل ۲-۶۷ - پایه‌ی ۲۸ مدول IF

۲-۸ - کنترل کننده‌ها در بخش عمودی


در بخش عمودی جهت کنترل دامنه‌ی تصویر و خطی کردن آن از سه پتانسیومتر استفاده می‌شود.

۱-۸-۲ - کنترل ارتفاع تصویر :

پتانسیومتر R۴۳۶، موجی از خروجی عمودی و از طریق پایه‌ی ۲۸ مدول IF به پایه‌ی ۲ آی‌سی ۲۲۶° فیدبک می‌شود. شکل ۲-۶۸ و ۲-۶۹ ارتباط خروجی عمودی را با پایه‌ی ۲۸ مدول IF نشان می‌دهد.

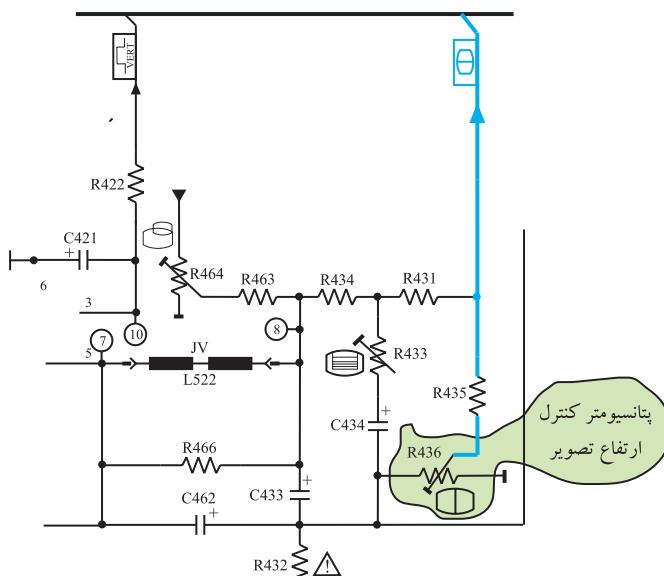

شکل ۲-۶۸ - ارتباط خروجی عمودی با پایه‌ی ۲۸ مدول IF

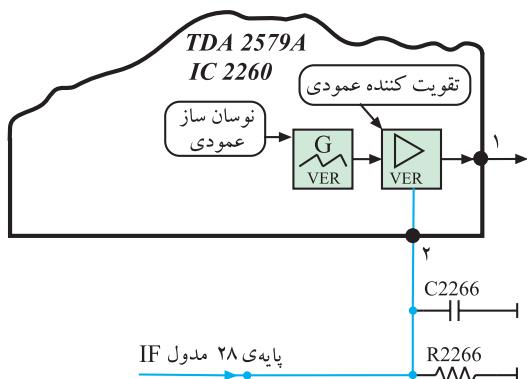



شکل ۲-۶۹ - مسیر پایه‌ی ۲ آی‌سی ۲۲۶° و موج فیدبک یافته به آن

از پایه‌ی ۲۸ مدول IF موج فیدبک شده طبق شکل ۲-۶۹ به پایه‌ی ۲ آی‌سی ۲۲۶° می‌رسد.

این ولتاژ، بهره‌ی تقویت کننده‌ی خروجی عمودی را تغییر می‌دهد و دامنه‌ی موج خروجی نوسان‌ساز عمودی را کنترل می‌کند و درنهایت سبب کنترل دامنه‌ی تصویر می‌شود.

پتانسیومتر R۴۳۶ : کنترل کننده
ارتفاع تصویر

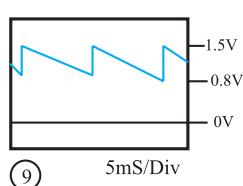

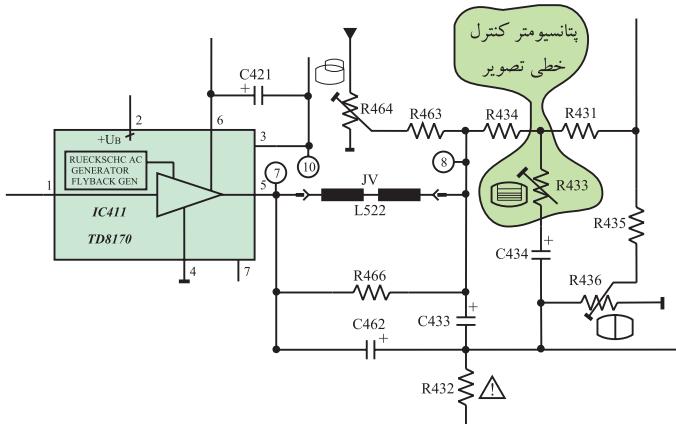

شکل ۲-۷۰- پتانسیومتر R433 در نقشه‌ی مدار


۲-۸-۲- کنترل خطی تصویر : پتانسیومتر

R433 برای تنظیم خطی موج خروجی عمودی به کار می‌رود. شبکه‌ی RC شامل مقاومت R434 و پتانسیومتر R433 و خازن‌های C434 و C462، موجی را از خروجی یوک عمودی به ورودی آن فیدبک می‌دهند و سبب خطی شدن جریان دندانه اره‌ای در یوک عمودی می‌شوند. شکل ۲-۷۰ پتانسیومتر R433 را در نقشه‌ی مدار نشان می‌دهد.

پتانسیومتر R433 : کنترل کننده
خطی نمودن تصویر

۲-۸-۳- کنترل موقعیت عمودی تصویر: پتانسیومتر

R464 برای کنترل موقعیت عمودی تصویر به کار می‌رود. شکل ۲-۷۱ پتانسیومتر R464 را در نقشه‌ی مدار نشان می‌دهد. تغییر این پتانسیومتر، ولتاژ DC خازن C433 را تغییر می‌دهد و سبب تغییر سطح ولتاژ DC جریان دندانه اره‌ای اعمال شده به یوک عمودی می‌شود و موقعیت تصویر در جهت عمودی تغییر می‌کند.

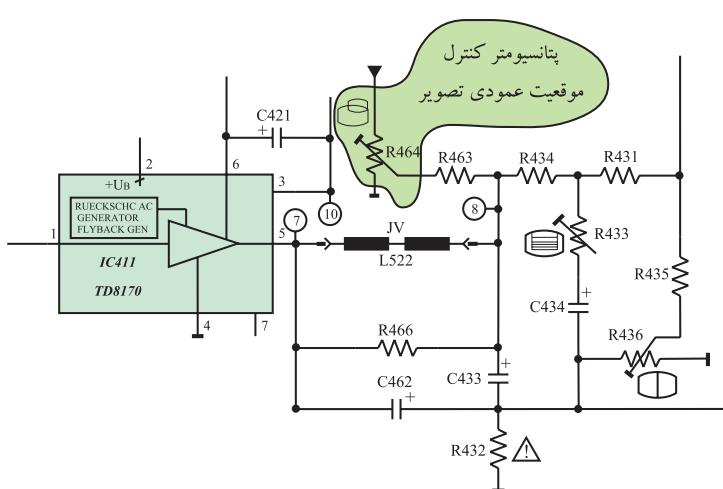

شکل ۲-۷۱- پتانسیومتر R464 در نقشه‌ی مدار

شکل ۲-۷۲ تأثیر تغییر مقدار مقاومت R464 را روی موقعیت مکانی تصویر نشان می‌دهد.



شکل ۲-۷۲- تغییر پتانسیومتر مکان عمودی تصویر را تغییر داده است.

پتانسیومتر R464 : کنترل کننده
موقعیت عمودی تصویر

۲-۹- خطای بالشتکی^۱

اشعه‌ی الکترونی در لامپ تصویر در اثر میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط یوک‌ها منحرف می‌شود. شدت میدان مغناطیسی در گردن لامپ یکنواخت نیست و در قسمت مرکزی یوک‌ها، قوی‌تر است. شکل ۲-۷۳ توزیع خطوط نیرو را بین دو قطب مغناطیسی سیم پیچ‌های انحراف افقی نشان می‌دهد. از طرفی لامپ تصویر تلویزیون نیز کاملاً تخت و مسطح نیست و اندکی قوس دارد. این عوامل موجب می‌شود تا میزان انحراف اشعه در تمام سطح لامپ تصویر یکسان نباشد و انحراف در نزدیکی قطبین یوک‌ها بیشتر شود. این پدیده باعث می‌شود که اشعه‌ی الکترونی طبق شکل ۲-۷۴ در قسمت وسط صفحه نسبت به قسمت بالا و پایین صفحه دارای طول انحراف کمتری باشد. به این خطا، خطای بالشتکی شرق‌غرب یا East West Pincushion گویند.



شکل ۲-۷۴- خطای شرق- غرب




شکل ۲-۷۵- خطای شمال- جنوب

البته این خطا طبق شکل ۲-۷۵ در شمال و جنوب نیز ایجاد می‌شود ولی قوس ایجادشده در بالا و پایین بسیار کم‌تر است. در لامپ تصویرهای امروزی خطای شمال جنوب تقریباً برطرف شده است.


خطای بالشتکی :

خطای شمال - جنوب (N/S)

خطای شرق - غرب (E/W)

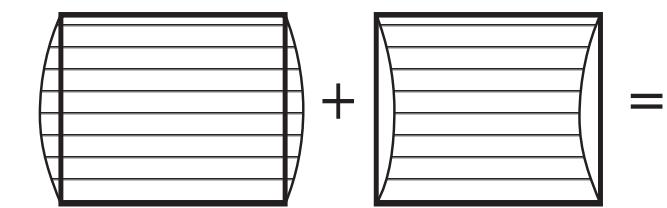

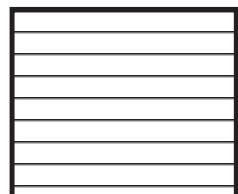الف - انحراف در وسط کم است. ب - انحراف در وسط زیاد شده است.




ج - انحراف اشعه در تمام صفحه یکنواخت است.


شکل ۲-۷۶



شکل ۲-۷۷ - موج قوسی شکل عمودی

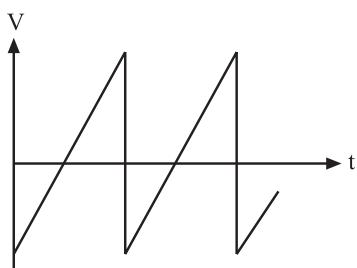

شکل ۲-۷۸ - موج دندانه ارهای افقی

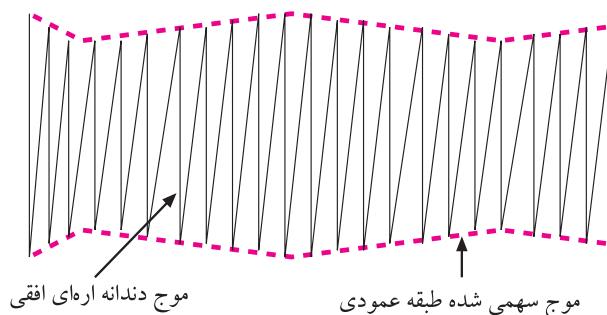

شکل ۲-۷۹ - موج مدوله شده

۱-۹-۲ - تصحیح خطای بالشتکی: برای تصحیح

خطای بالشتکی لازم است مطابق شکل ۲-۷۶ - ب میزان انحراف اشعه را در وسط صفحه افزایش دهند. برای این منظور از مدول کناره‌های عرضی یا مدول (اوست وست^۱) استفاده می‌کنند. در این مدول ابتدا موج دندانه ارهای 5° هرتز عمودی را در مداری تغییر شکل می‌دهند و به صورت قوسی شکل یا سهمی درمی‌آورند. شکل ۲-۷۷ موج قوسی شکل را نشان می‌دهد.

۲-۷۸ - سپس جریان دندانه ارهای افقی را که مانند شکل

است، با این موج سهمی شکل، مدوله می‌کنند. موج مدوله شده به صورت شکل ۲-۷۹ درمی‌آید.

موج حاصله به سیم پیچ‌های انحراف افقی اعمال می‌شود.


میدان حاصله این موج سبب می‌شود که اشعه از بالا به سمت وسط صفحه تصویر به تدریج انحراف بیشتری پیدا کند و از وسط صفحه تا پایین صفحه انحراف به تدریج کاهش یابد. بدین ترتیب در تمام سطح صفحه انحراف اشعه به صورت یکسان و یکنواخت درمی‌آید.

^۱ Ost west=East - west شرق - غرب و معادل انگلیسی آن East


Ost کلمه‌ی آلمانی است و معادل انگلیسی آن East است.

۲-۹-۲- نقشه‌ی بلوکی مدول کناره‌های عرضی:

در شکل ۲-۸۰- نقشه‌ی بلوکی مدول کناره‌های عرضی در تلویزیون گروندیک مدل ۶۲۰۰ رسم شده است.

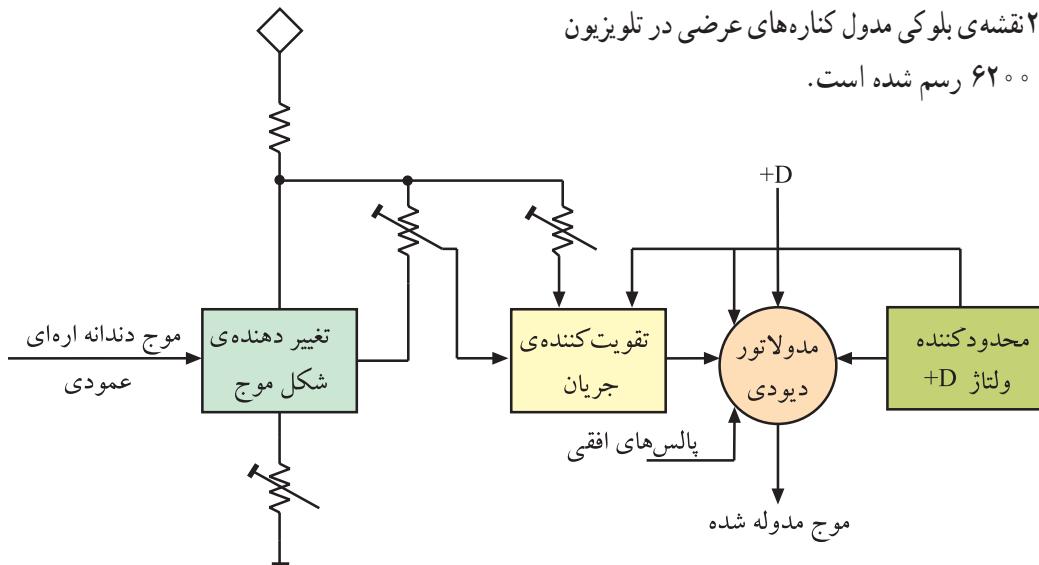


شکل ۲-۸۰- نقشه‌ی بلوکی مدول کناره‌های عرضی

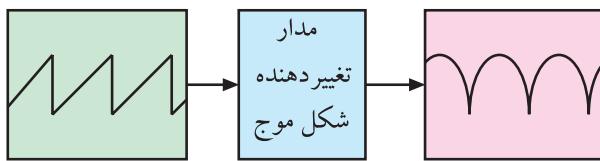


شکل ۸۱- موج ورودی و خروجی تغییر دهنده شکل موج

مدار تغییر دهنده شکل موج، موج ورودی دندانه ارهای با فرکانس ۵ هرتز را به شکل قوسی یا سهمی درمی آورد. شکل ۲-۸۱ موج ورودی و خروجی این مدار را نشان می دهد. جریان قوسی شکل قبل از مدوله شدن با پالس های افقی، باید تقویت جریان شود.

شکل ۲-۸۲- نقشه‌ی بلوکی تقویت کننده جریان را نشان می دهد.

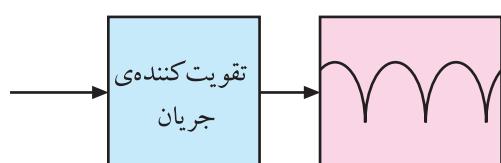


شکل ۸۲- موج خروجی تقویت کننده جریان

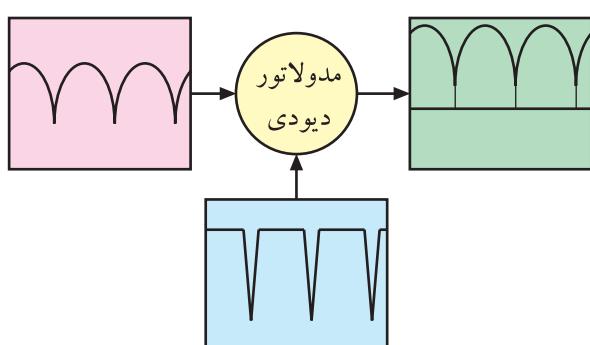


شکل ۸۳- موج های ورودی و خروجی مدولاتور دیودی

در مدولاتور دیودی، جریان قوسی شکل و پالس های افقی مدوله می شوند. شکل ۲-۸۳ موج های ورودی و خروجی مدولاتور را نشان می دهد. موج مدوله شده با اتصال به مدار انحراف افقی، اختلال بالشتکی را در دو کناره ای عرضی جبران می کند. با یکسوزدن پالس های افقی، ولتاژ $+D$ برای تغذیه مدارهای انحراف عمودی نیز فراهم می شود.

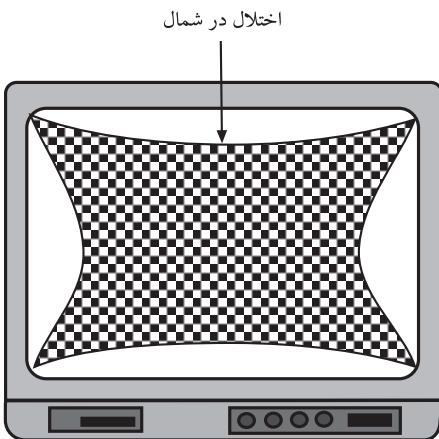


شکل ۲-۸۴— اختلال بالشتکی در شمال—جنوب

۲-۹-۳— **اختلال بالشتکی در شمال و جنوب**
تصویر^۱: اختلال بالشتکی در بالا و پایین تصویر نیز ایجاد می‌شود. شکل ۲-۸۴ این اختلال را نشان می‌دهد.

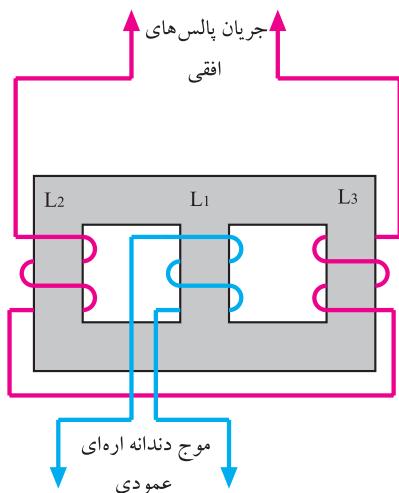

شکل ۲-۸۵— مدار ترانسفورماتور مبدل

برای اصلاح این عیب، دامنه‌ی جریان انحراف عمودی را به وسیله‌ی موج افقی تغییر می‌دهند. برای جلوگیری از اثر متقابل بین موج عمودی و پالس‌های افقی و نیز برقراری تطبیق امپدانس با مدار انحراف عمودی، از ترانسفورماتور مبدل^۲ استفاده می‌کنند. مدار ترانسفورماتور مبدل در شکل ۲-۸۵ نشان داده شده است.

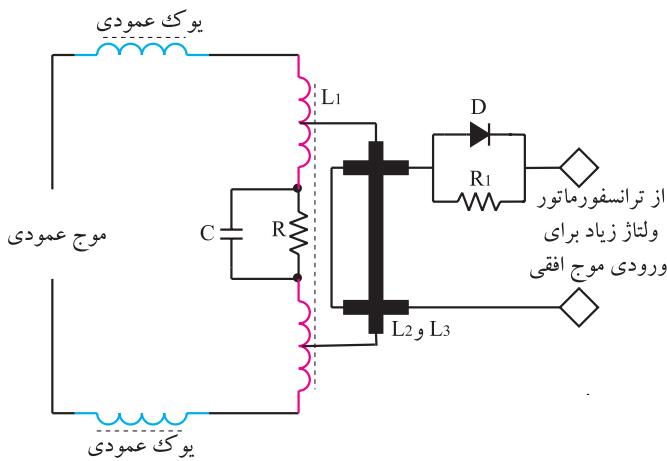

شکل ۲-۸۶— سیم‌پیچ انحراف عمودی همراه با مدار جبران کننده‌ی اختلال بالشتکی بالا و پایین

روی هسته‌ی ترانسفورماتور، سه سیم‌پیچ L_1 و L_2 و L_3 پیچیده شده است.


جهت سیم‌پیچ L_2 و L_3 با هم متفاوت است. این ترانسفورماتور موج افقی را به شکل سهمی در می‌آورد و آن را روی موج دندانه اره‌ای عمودی سوار می‌کند.

مدار سیم‌پیچ انحراف عمودی با جبران کننده‌ی اختلال بالشتکی بالا و پایین در شکل ۲-۸۶ رسم شده است.

هر چه انحراف نیمه‌ی اول اشعه روی صفحه تصویر بیشتر می‌شود اثر جریان L_2 روی L_1 افزایش می‌یابد. در نیمه‌ی دوم،

۱— Noeth south Pincushion


۲— Trans ducer

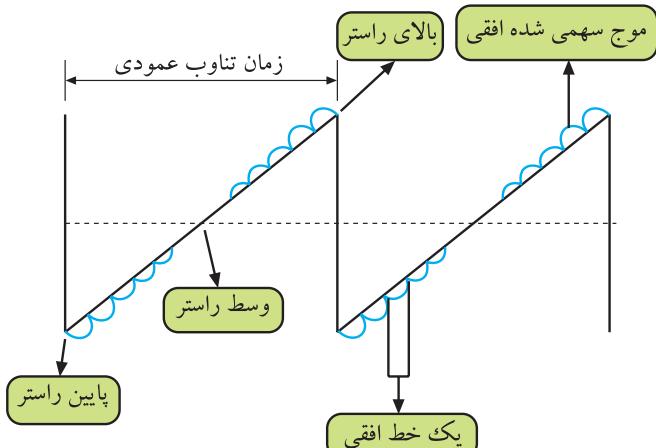

شکل ۲-۸۷— موج عمودی که روی آن موج سهی شده افقی مدوله شده است.



شکل ۲-۸۸— اسیلوسکوپ

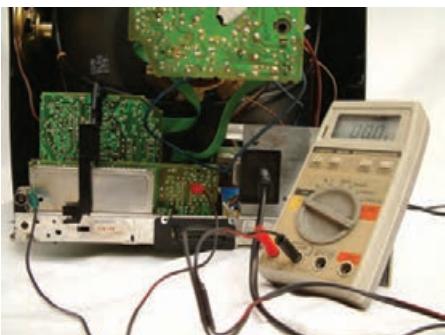

شکل ۲-۸۹— نوع مولتی متر



شکل ۲-۹۰— یک نمونه پترن ژنراتور

اثر سیم پیچ L_1 بر L_3 بیشتر می شود. در وسط رستر چون سیم پیچ های L_2 و L_3 عکس یکدیگر پیچیده شده اند، اثر میدان حاصل از L_2 و L_3 بر L_1 همدیگر را خنثی می کنند. بدین ترتیب جریان خطی دندانه ارهای اعمودی مشابه شکل ۲-۸۷ مدوله می شود و اثر اختلال بالشتکی در شمال و جنوب را برطرف می کند.

۱۰-۲- کار عملی

۱-۲-۱- هدف کلی: بررسی عملی مدارهای اعمودی و اندازه گیری ولتاژها، رسم سیگنال ها و تنظیم آن.

۱-۲-۲- خلاصه آزمایش: با توجه به نقشه و شاسی تلویزیون رنگی ابتدا محل قطعات مربوط به نوسان ساز و طبقه ای خروجی اعمودی را شناسایی می کنید و سپس به بررسی ولتاژها و سیگنال های مربوط به بخش اعمودی می پردازید. در نهایت نقش پتانسیومتر های بخش اعمودی را عملأ بررسی می کنید.

۱-۲-۳- وسایل و تجهیزات مورد نیاز:

- اسیلوسکوپ مشابه شکل ۲-۸۸ یک دستگاه
- تلویزیون رنگی گروندیک یک دستگاه
- گسترده تلویزیون رنگی یک دستگاه
- نقشه تلویزیون رنگی یک نسخه
- مولتی متر مانند شکل ۲-۸۹ یک دستگاه
- پترن ژنراتور مانند شکل ۲-۹۰ یک دستگاه
- تجهیزات عمومی کارگاه الکترونیک نظیر: هویه، قلع کش، قلع، سیم چین، پیچ گوشتی و ... (شکل ۲-۹۱)



شکل ۹۱-۲- برخی ابزار کارگاه الکترونیک

۴-۱۰- نکات ایمنی

قبل از شروع کار، نکات ایمنی ارائه شده در ردیف ۴-۱۲-۱ را مورد مورود و بررسی قرار دهید و در هنگام اجرای کار عملی، به کار ببرید.

زمان اجرا: ۱/۳۰ ساعت


۵-۱۰- کار عملی شماره‌ی ۱: نقشه‌خوانی

با توجه به نقشه و شاسی تلویزیون رنگی گروندیک مدل cuc جای قطعات خواسته شده در جدول ۲-۱ را به دقت شناسایی کنید و سپس به کامل کردن جدول بپردازید.


جدول ۲-۱

شماره‌ی ردیف	نام قطعه یا قطعات	شماره‌ی فنی قطعه
۱	آی سی ۲۲۶°	
۲	حازن تعیین فرکانس نوسان‌ساز عمودی	
۳	آی سی تقویت خروجی عمودی	
۴	دیود یک‌سوساز تغذیه‌ی خروجی عمودی	
۵	حازن صافی یک‌سوساز عمودی	
۶	دیود تهیه‌ی ولتاژ ژنراتور برگشتی	
۷	حازن صافی ولتاژ ژنراتور برگشتی	
۸	یوک عمودی	
۹	مقاومت دمپر	
۱۰	حازن کوبیل کننده‌ی یوک به زمین	
۱۱	پتانسیومتر تنظیم ارتفاع	
۱۲	پتانسیومتر تنظیم خطی نمودن	
۱۳	پتانسیومتر موقعیت عمودی تصویر	


زمان اجرا: ۱ ساعت

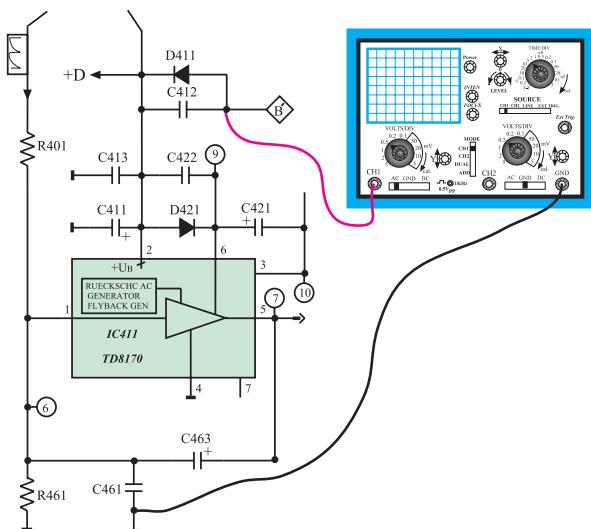

شکل ۲-۹۲- اتصال اسکوپ به نقطه B'

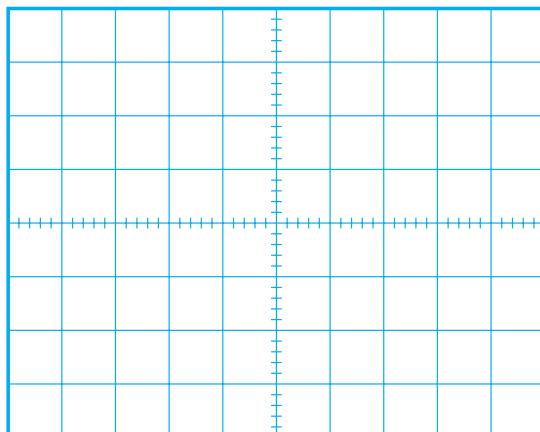

شکل ۲-۹۳- شکل موج نقطه B'

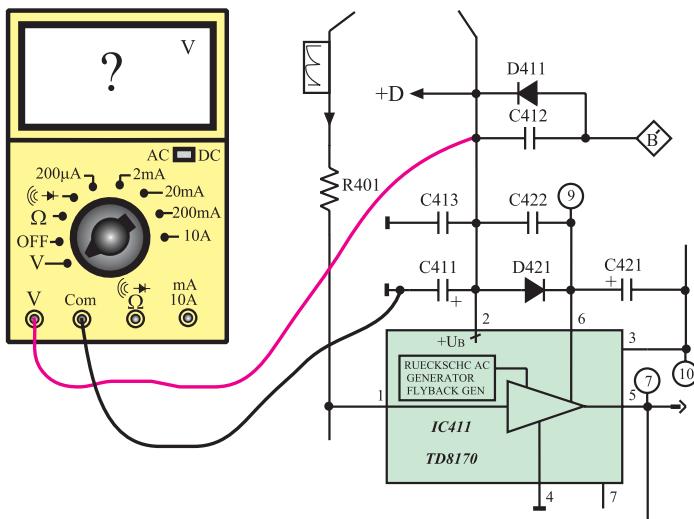

شکل ۲-۹۴- اتصال ولتمتر برای اندازه‌گیری ولتاژ +D

۶-۱۰- کار عملی شماره ۲: اندازه‌گیری ولتاژ

تغذیه‌ی D+ و رسم سیگنال‌ها

- تلویزیون را روشن کنید و آن را روی کانال با برنامه تنظیم کنید.

- اسیلوسکوپ را مطابق شکل ۲-۹۲ به نقطه‌ی B' وصل کنید.

- اسیلوسکوپ را تنظیم کنید و شکل موج نقطه‌ی B' را روی صفحه‌ی آن ظاهر کنید.

- شکل موج نقطه‌ی B' را با مقیاس مناسب در شکل ۲-۹۳ رسم کنید. دامنه‌ی پیک تا پیک، پریود و فرکانس شکل موج نقطه‌ی B' را اندازه‌بگیرید و یادداشت کنید.

= دامنه‌ی پیک تا پیک	ولت
----------------------	-----

T = پریود	ثانیه
-----------	-------

f = فرکانس	هرتز
------------	------

- ولت‌متر را مطابق شکل ۲-۹۴ به دو سر خازن صافی C۴۱۱ وصل کنید. ولتاژ دو سر خازن صافی را اندازه‌بگیرید و مقدار آن را بنویسید.

V _{+D} =	ولت
-------------------	-----

زمان اجرا: ۱/۳۰ ساعت

۷-۱۰-۲- کار عملی شماره ۳: بررسی شکل موج

ورودی و خروجی آی سی ۴۱۱

• تلویزیون را روشن کنید و آن را روی کانال با برنامه


تنظیم کنید.

• اسیلوسکوپ را مطابق شکل ۲-۹۵ به پایه‌ی ۱



آی سی ۴۱۱ وصل کنید.

• اسیلوسکوپ را طوری تنظیم کنید که موج ورودی

آی سی روی صفحه‌ی آن ظاهر شود و قابل اندازه‌گیری باشد.

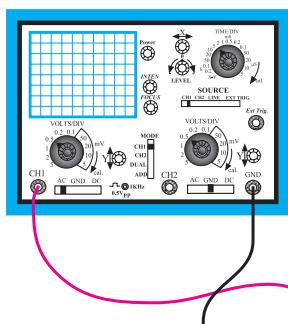

شکل ۲-۹۵- اتصال اسکوپ به ورودی آی سی ۴۱۱

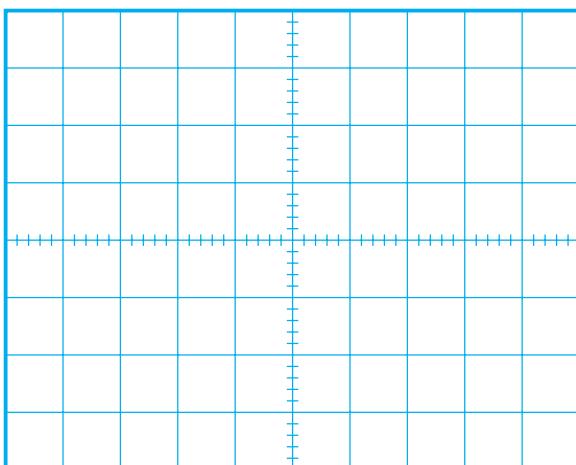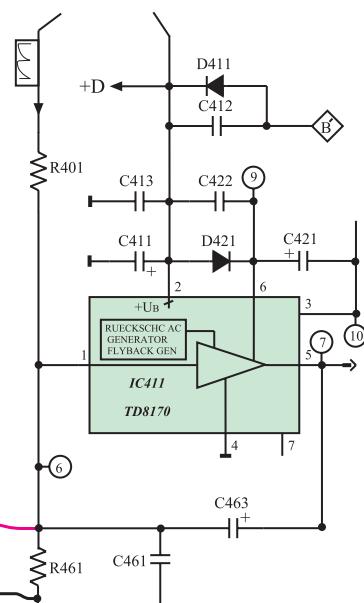

شکل ۲-۹۶- شکل موج ورودی آی سی ۴۱۱

• موج ورودی را در شکل ۲-۹۶ با مقیاس مناسب رسم

کنید.

• دامنه‌ی پیک تا پیک، پریود و فرکانس موج را اندازه

بگیرید و یادداشت کنید.


ولت = دامنه‌ی پیک تا پیک

T = پریود ثانیه

f = فرکانس هرتز

● اسیلوسکوپ را مطابق شکل ۲-۹۷ به پایه‌ی ۵

آی‌سی ۴۱۱ وصل کنید.

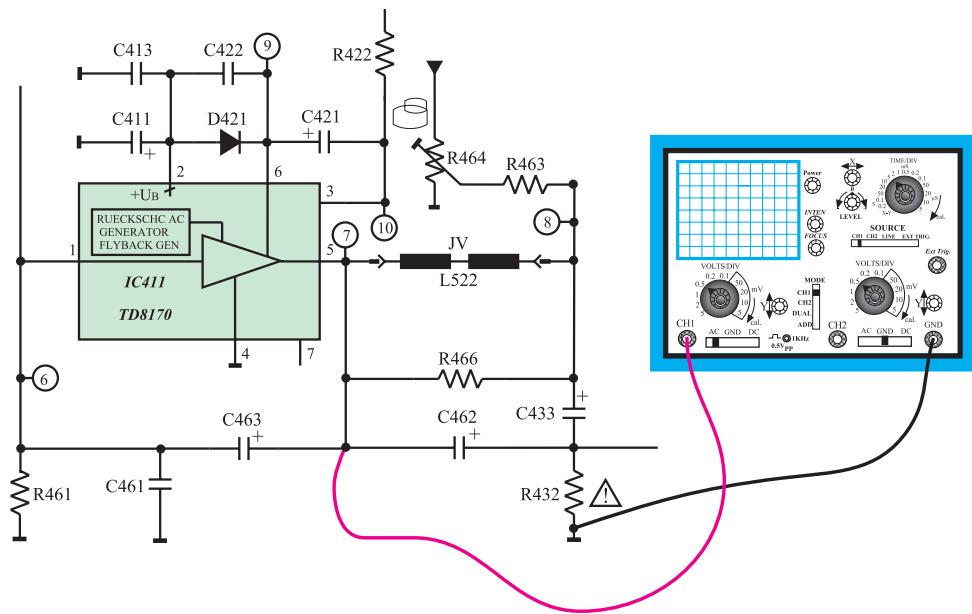

شکل ۲-۹۷—اتصال اسکوپ به خروجی آی‌سی ۴۱۱

● اسیلوسکوپ را طوری تنظیم کنید که شکل موج مناسب


روی صفحه‌ی آن ظاهر شود.

● شکل موج خروجی آی‌سی را با مقیاس صحیح در

شکل ۲-۹۸ رسم کنید.

● دامنه‌ی پیک، پریود و فرکانس موج را اندازه

بگیرید و یادداشت کنید.

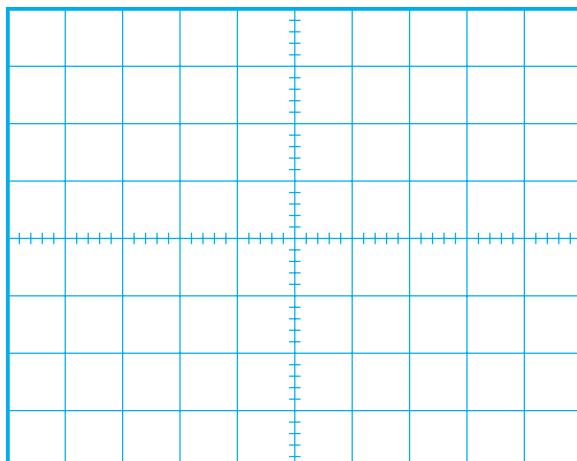

شکل ۲-۹۸—موج خروجی آی‌سی

= دامنه‌ی پیک تا پیک

ولت

ثانیه = پریود T

ثانیه

هر تر = فرکانس f

پاسخ:

● آیا دامنه‌ی موج، تقویت شده است؟

پاسخ:


- آیا شکل موج ورودی و خروجی از نظر ظاهری تفاوت دارند؟ توضیح دهید.

زمان اجرا: ۱ ساعت


۲-۱۰-۸ کار عملی شماره ۴؛ بررسی پالس‌های

- ایجاد شده از ژنراتور برگشتی تلویزیون را روشن کنید و آن را روی کانال با برنامه تنظیم کنید.

- اسیلوسکوپ را مطابق شکل ۲-۹۹ به پایه‌ی ۳ آی‌سی ۴۱۱ وصل کنید.

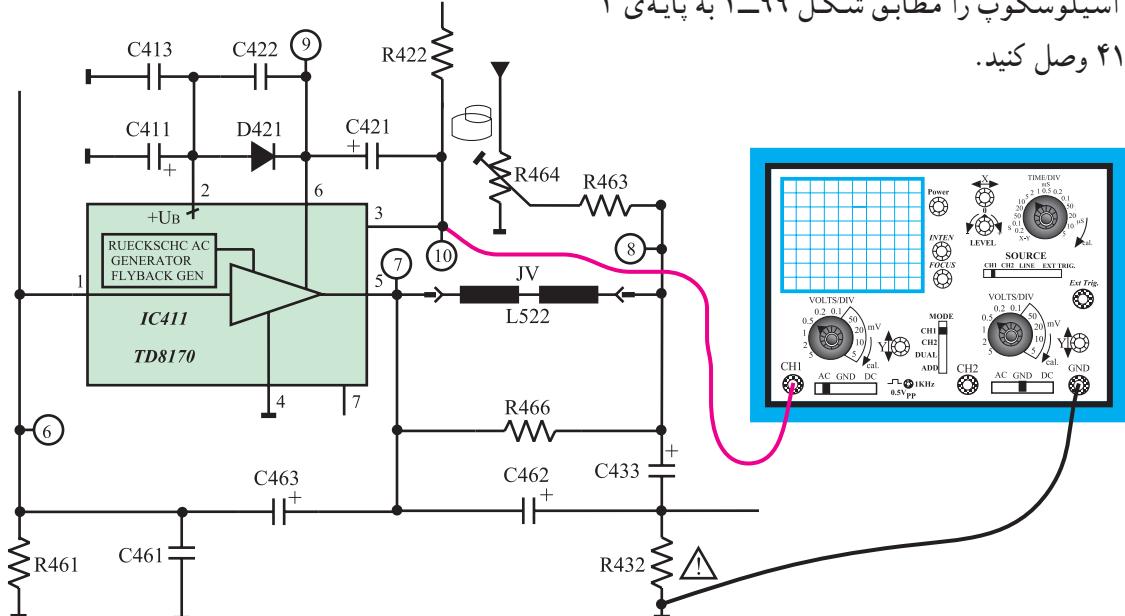

شکل ۲-۹۹- اتصال به پایه‌ی ۳ آی‌سی ۴۱۱

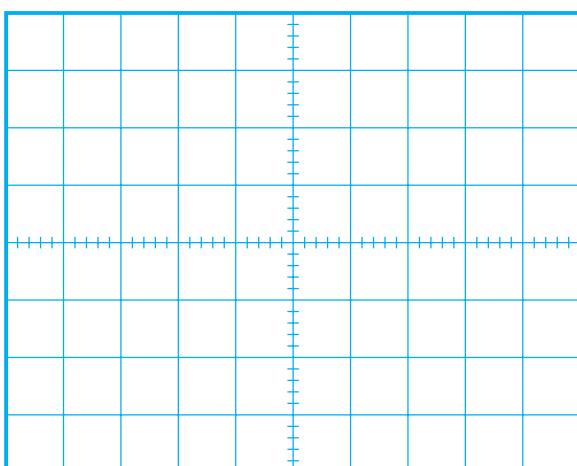

شکل ۲-۱۰۰- شکل موج پایه‌ی ۳ آی‌سی

- اسیلوسکوپ را طوری تنظیم کنید که شکل موج مناسب روی صفحه‌ی آن ظاهر شود.
- شکل موج پایه‌ی ۳ آی‌سی را در شکل ۲-۱۰۰ با مقیاس مناسب رسم کنید.
- دامنه‌ی پیک تا پیک، پریود و فرکانس موج را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

توضیح:

= دامنه‌ی پیک تا پیک

ولت

$T =$ پریود

$f =$ فرکانس


ثانیه

هرتز


- از این موج چه استفاده‌ای می‌شود؟ شرح دهید. این موج به کجا اعمال می‌شود؟

پاسخ:

- اسیلوسکوپ را از پایه‌ی ۳ آی‌سی جدا کنید و آن را مطابق شکل ۱-۲ به پایه‌ی ۶ آی‌سی وصل کنید.

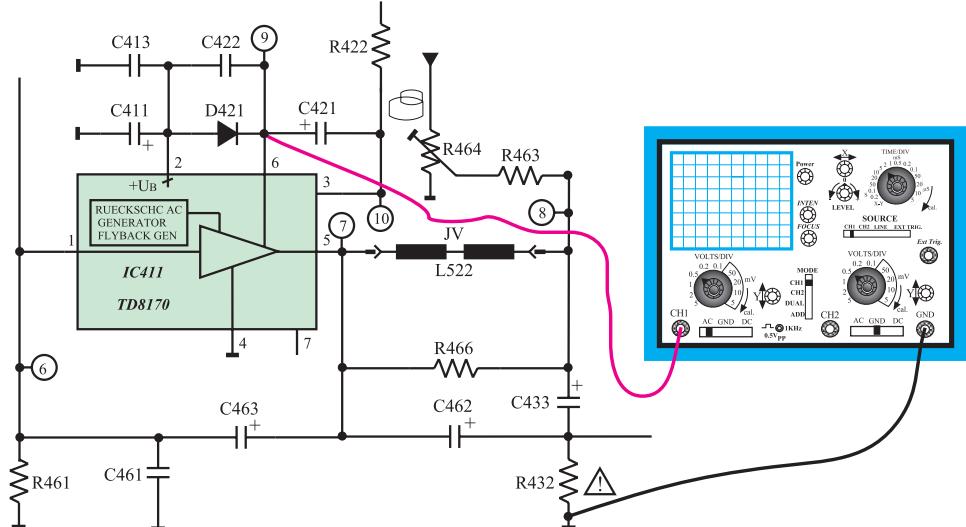

شکل ۱-۲-۱- اتصال اسکوپ به پایه‌ی ۶ آی‌سی

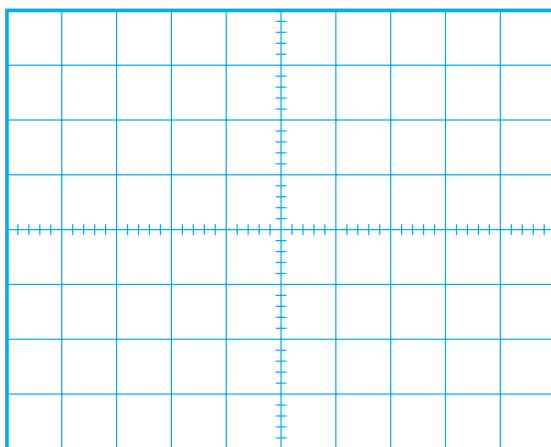

شکل ۱-۲-۲- شکل موج پایه‌ی ۶ آی‌سی

- اسیلوسکوپ را طوری تنظیم کنید که شکل موج مناسب روی صفحه‌ی آن ظاهر شود.

- شکل موج پایه‌ی ۶ آی‌سی را با مقیاس صحیح در شکل ۲-۱ رسم کنید.

= دامنه‌ی پیک تا پیک

ولت

- دامنه‌ی پیک تا پیک، بریود و فرکانس موج پایه‌ی آی‌سی را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

بریود $T =$

ثانیه

فرکانس $f =$

هرتز

زمان اجرا: ۱ ساعت


۹-۱۰-۲- کار عملی شماره‌ی ۵: بررسی سیم‌پیچ انحراف عمودی

- تلویزیون را خاموش کنید و دوشاخه‌ی آن را از بیز بر ق بکشید.

● قاب پشت تلویزیون را باز کنید.

- سیم‌پیچ‌های انحراف عمودی و سرسیم‌ها را شناسایی کنید.

- اهم‌متر را مطابق شکل ۳-۱۰-۲ به دو سرسیم‌پیچ انحراف عمودی وصل کنید.

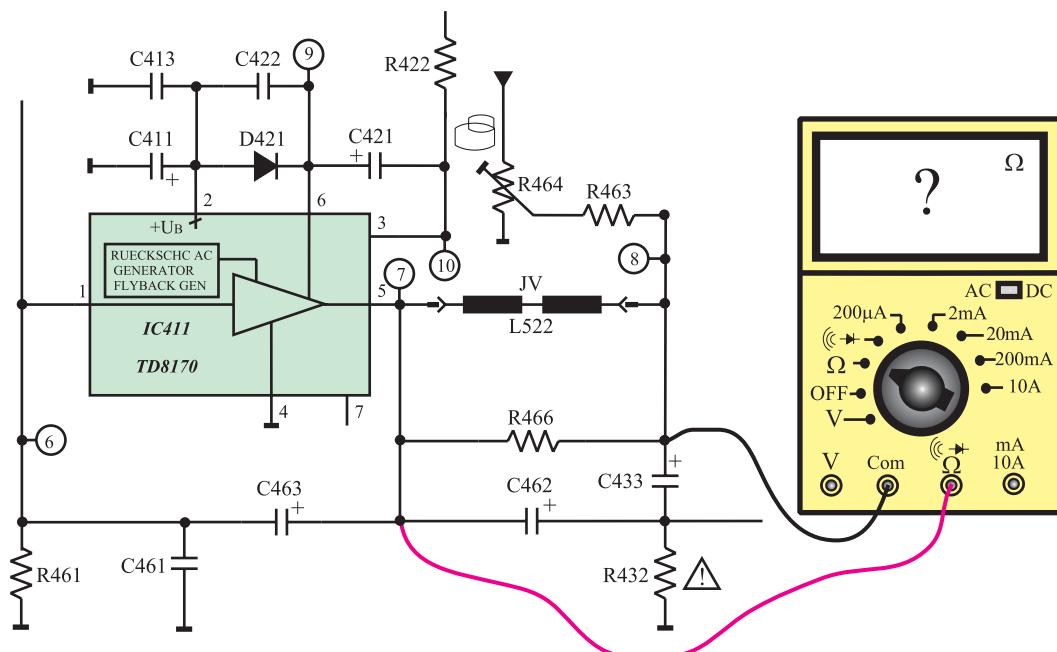

شکل ۱۰-۳- اتصال اهم‌متر به دو سرسیم‌پیچ انحراف عمودی

$$R = \text{سیم پیچ عمودی}$$

اهم


- مقاومت اهمی سیم پیچ انحراف عمودی را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

● اهم متر را از مدار خارج کنید.


- دوشاخه‌ی تلویزیون را به پریز برق وصل کنید، و تلویزیون را روشن کنید و روی کانال با برنامه تنظیم کنید.

- اسیلوسکوپ را مطابق شکل ۴-۲ به دو سر مقاومت

R۴۳۲ وصل کنید.

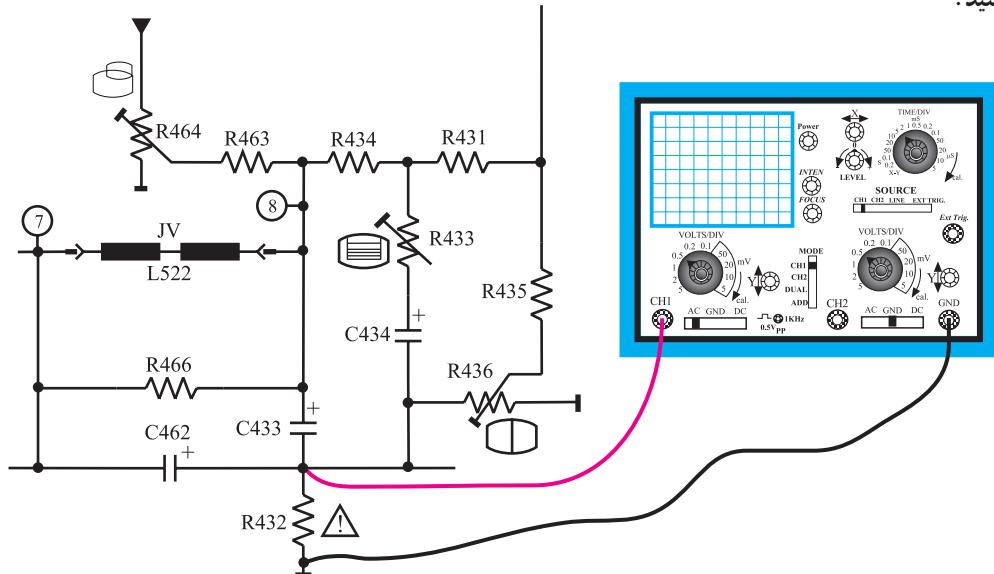

شکل ۴-۲-۱-۴- اتصال اسکوپ به مقاومت R۴۳۲

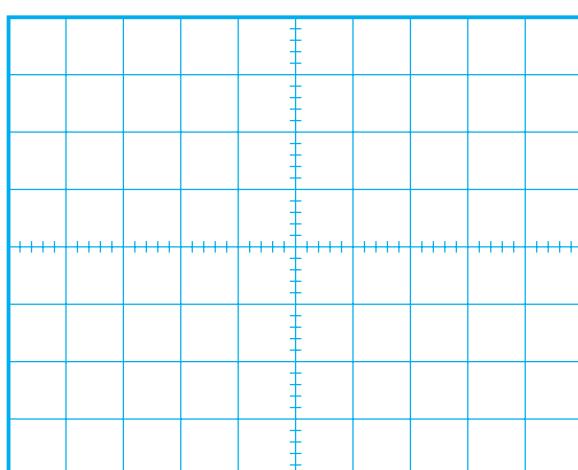

شکل ۴-۲-۵- شکل موج مقاومت R۴۳۲

- اسیلوسکوپ را طوری تنظیم کنید که شکل موج مناسب روی صفحه‌ی آن ظاهر شود.

- شکل موج را در شکل ۴-۵-۲ با مقیاس صحیح رسم کنید.

- دامنه‌ی پیک تا پیک، پریود و فرکانس موج را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

ولت = دامنه‌ی پیک تا پیک

ولت

ثانیه = پریود T =

ثانیه

هر تر = فرکانس f =

هرتز

- از موج دو سر مقاومت R۴۳۲ چه استفاده‌ای می‌کنند؟ توضیح دهید.

پاسخ:

زمان اجرا: ۲ ساعت

۱۰-۲-۱- کار عملی شماره ۶: بررسی کار


پتانسیومترهای تنظیم کننده در بخش عمودی

- تلویزیون را روشن کنید و آن را روی کانال با برنامه

تنظیم کنید.

- اسیلوسکوپ را مطابق شکل ۱۰-۲ به یک سر مقاومت

R۴۳۶ وصل کنید.

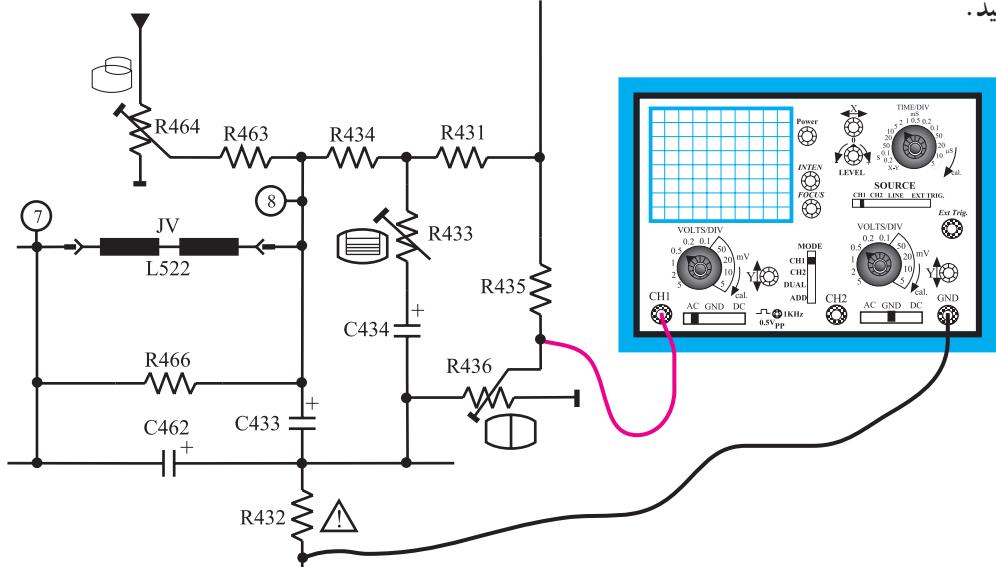

شکل ۱۰-۶- اتصال اسکوپ به سر متغیر مقاومت R۴۳۶


- اسیلوسکوپ را به درستی تنظیم کنید تا شکل موج

مناسب روی صفحه آن ظاهر شود.

- موج روی صفحه ای اسیلوسکوپ را با مقیاس صحیح

در شکل ۱۰-۷ رسم کنید دامنه‌ی پیک تا پیک، پریود و فرکانس

موج را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

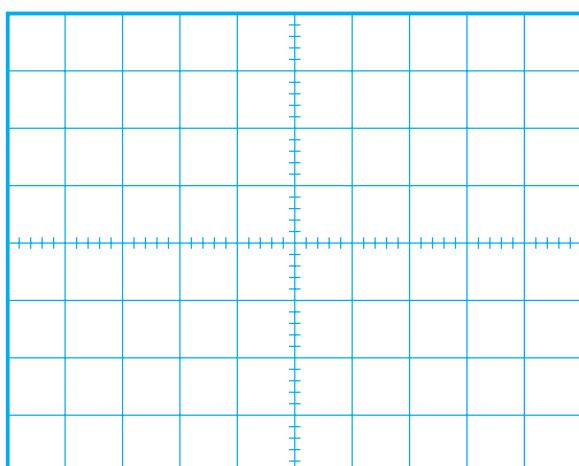

شکل ۱۰-۷- شکل موج سر متغیر مقاومت R۴۳۶

= دامنه‌ی پیک تا پیک

ولت

$T =$ بروید

ثانیه

$f =$ فرکانس

هرتز

- سر متغیر پتانسیومتر R۴۳۶ را تغییر دهید. در شکل


موج چه تغییری حاصل می‌شود؟ شرح دهید.

پاسخ:

توضیح:


● به تصویر روی صفحه‌ی تلویزیون توجه کنید. تغییر پتانسیومتر چه تأثیری روی تصویر تلویزیون دارد؟ شرح دهید.

● بار دیگر اسیلوسکوپ را مطابق شکل ۲-۱۰۸ به جوشن مثبت خازن C۴۳۴ وصل کنید و آن را طوری تنظیم کنید که شکل موج مناسب روی صفحه‌ی آن ظاهر شود.

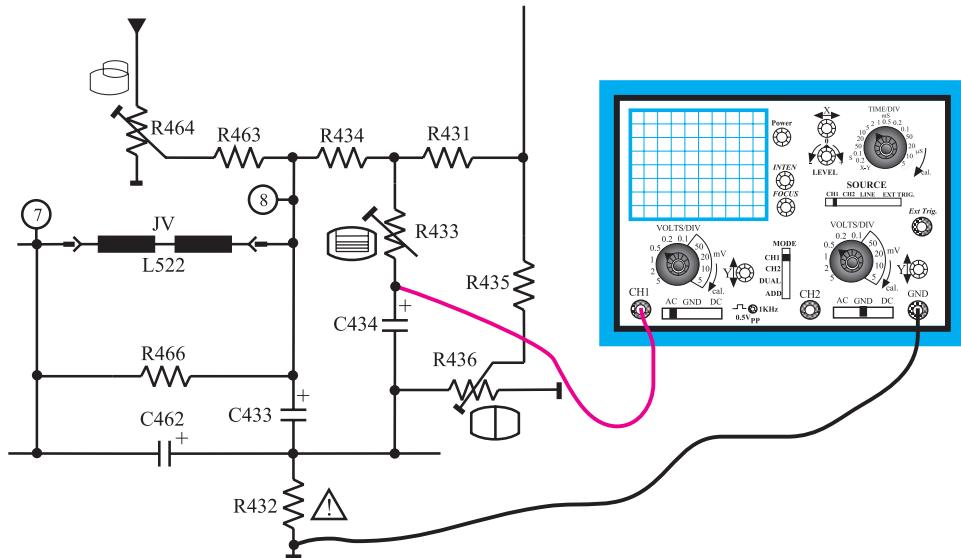

شکل ۲-۱۰۸—اتصال اسکوپ به جوشن مثبت خازن C۴۳۴


● سر متغیر پتانسیومتر R۴۳۳ را تغییر دهید و به شکل موج روی صفحه‌ی اسیلوسکوپ توجه کنید. در شکل موج چه تغییری حاصل می‌شود؟ شرح دهید.

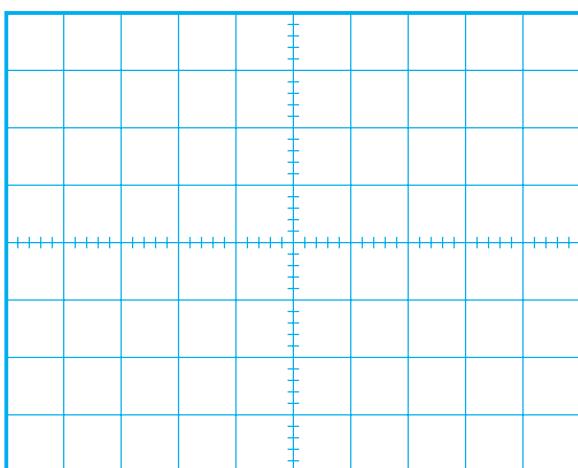


شکل ۲-۱۰۹—مقدار پتانسیومتر کمترین مقدار

پاسخ:

● در حالتی که پتانسیومتر روی کمترین و بیشترین مقدار قرار دارد شکل موج روی صفحه‌ی اسیلوسکوپ را با مقیاس صحیح در شکل ۲-۱۱۰ و شکل ۲-۱۱۱ رسم کنید.

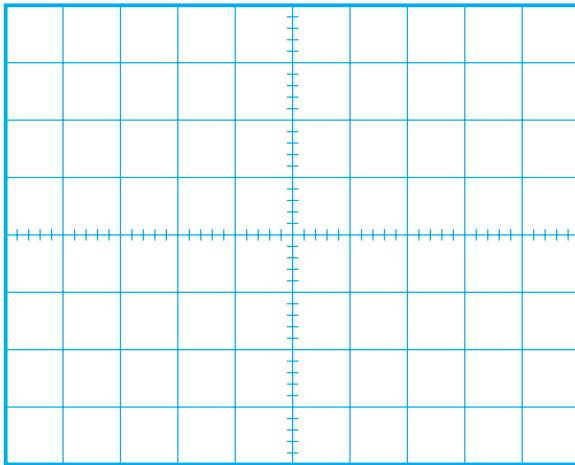

شکل ۲-۱۱۰- مقدار پتانسیومتر بیشترین مقدار

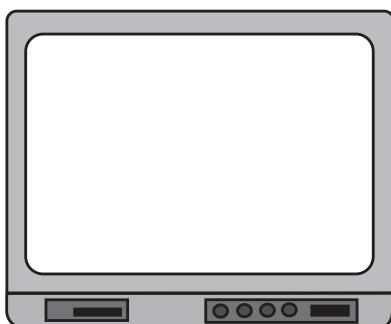

شکل ۲-۱۱۱- شکل تغییریافته‌ی تصویر تلویزیون


- با تغییر سر مقاومت پتانسیومتر به تصویر روی صفحه تلویزیون توجه کنید. در شکل تصویر چه تغییری حاصل می‌شود؟
شرح دهید.

پاسخ:


- شکل تغییریافته‌ی تصویر را در شکل ۲-۱۱۱ رسم کنید.
پتانسیومتر R۴۳۳ چه عملی انجام می‌دهد؟ توضیح دهید.

توضیح:

- پتانسیومتر R۴۳۳ را تنظیم کنید تا تصویر روی صفحه تلویزیون به صورت طبیعی درآید.
بار دیگر اسیلوسکوپ را مطابق شکل ۲-۱۱۲ به یک سر مقاومت R۴۶۳ وصل کنید.

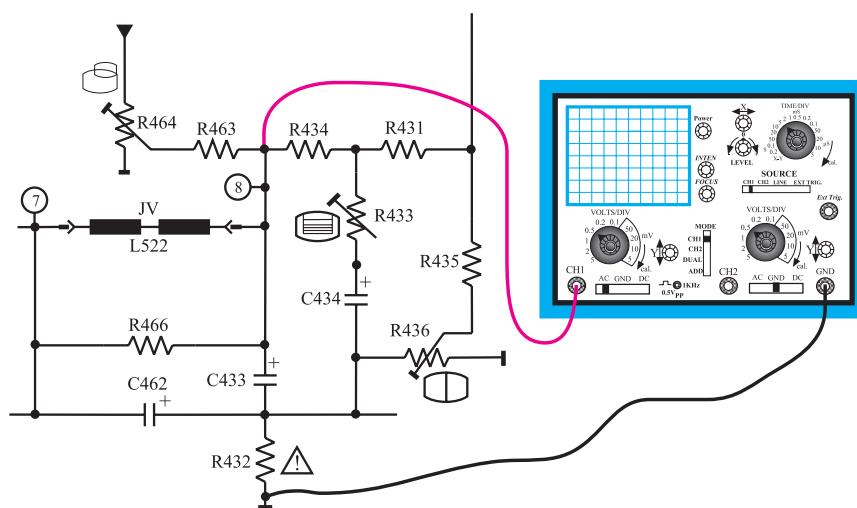

شکل ۲-۱۱۲- اتصال اسکوپ به یک سر مقاومت R۴۶۳

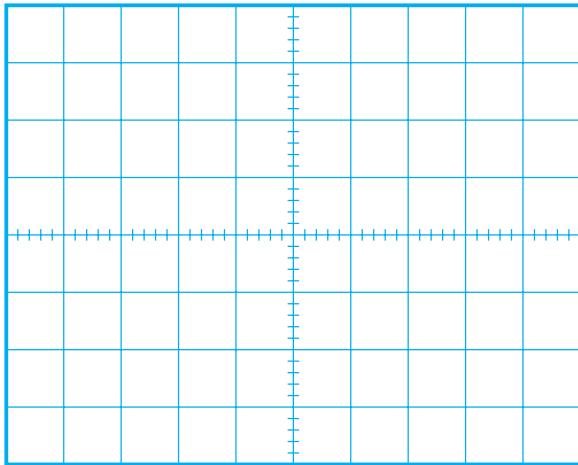

شکل ۱۱۳- شکل موج روی صفحه اسکوپ

= مقدار DC موج

ولت

- اسیلوسکوپ را به درستی تنظیم کنید تا شکل موج روی صفحه‌ی آن ظاهر شود.

- شکل موج روی صفحه‌ی اسیلوسکوپ را با مقیاس صحیح در شکل ۱۱۳-۲ رسم کنید.

- دامنه‌ی پیک تا پیک، پریود و فرکانس موج را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

= دامنه‌ی پیک تا پیک

ولت

$T =$

ثانیه

$f =$

هر تر

- اسیلوسکوپ را در وضعیت DC قرار دهید. مقدار DC موج را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

پاسخ:

توضیح:

نتایج:

- به شکل تصویر بر روی صفحه‌ی تلویزیون توجه کنید. تغییر سر متغیر پتانسیومتر چه تأثیری روی تصویر تلویزیون دارد؟

● پتانسیومتر R۴۶۴ چه عملی انجام می دهد؟

پاسخ:

● نتایج به دست آمده از آزمایش‌ها را بنویسید.


- پتانسیومتر R۴۶۴ را تنظیم کنید تا تصویر روی صفحه‌ی تلویزیون به صورت طبیعی درآید.

۱۱-۲- خودآزمایی

۱۱-۲- در صورت داشتن وقت اضافی با توجه به شکل ۱۱-۲ به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

الف - بلوک‌های مربوط به عملکرد بخش عمودی تلویزیون در داخل آی‌سی را شناسایی کنید.

ب - پایه‌های آی‌سی را که در ارتباط با بلوک‌های بخش عمودی هستند مشخص کنید.

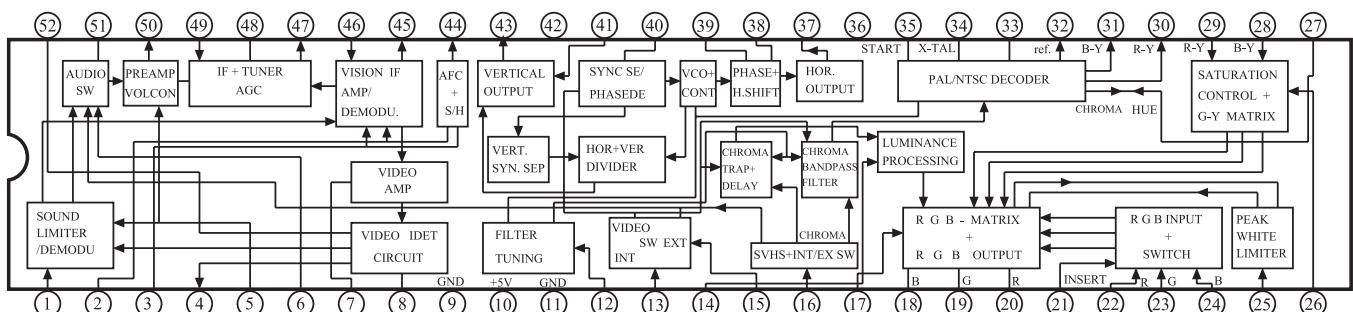


شکل ۱۱-۲- آی‌سی

۱۱-۲- با توجه به شکل ۱۱-۲ که آی‌سی تقویت خروجی عمودی تلویزیون شهاب مدل ۳۰۴-۲

را نشان می‌دهد به پرسش‌های صفحه‌ی بعد پاسخ دهید.

IC301 AN5512/KA2131

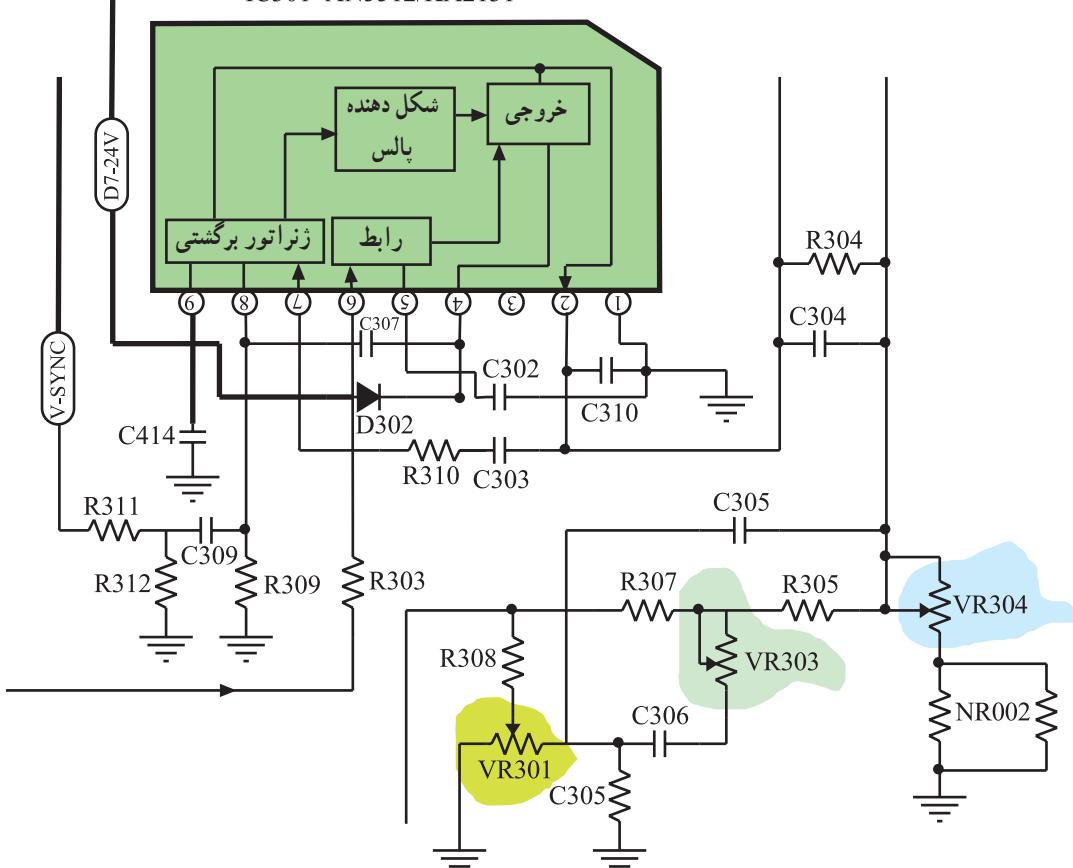

شکل ۱۱-۲- طبقه‌ی تقویت خروجی عمودی

الف – پالس‌های همزمانی عمودی به کدام پایه‌ی آی‌اسی اعمال می‌شود؟

پاسخ:

ب – سیگنال تولیدشده توسط نوسان‌ساز عمودی در آی‌سی ۱۰۱، کدام پایه‌ی آی‌سی ۳۰۱ را تغذیه می‌کند؟

پاسخ:

ج – پالس‌های تقویت‌شده‌ی عمودی از کدام پایه‌ی آی‌سی ۳۰۱ خارج می‌شود؟

پاسخ:

د – پتانسیومترهای موجود در بخش خروجی عمودی را شناسایی کنید و شماره‌ی هر پتانسیومتر را بنویسید.

پاسخ:

کار پتانسیومترها:

ه – کار هر پتانسیومتر را با اختصار بنویسید.

۱۲-۲- آزمون پایانی (۲)

۱۲-۱- مدار معادل دیودی یک ترانزیستور UJT را رسم کنید.

۱۲-۲- ولتاژ وصل دیود امپتر (ولتاژ آتش امپتر) در UJT از چه رابطه‌ای به دست می‌آید؟

۱۲-۳- مدار یک اسیلاتور با UJT را همراه با پتانسیومترهای تنظیم‌کننده فرکانس رسم کنید و طرز عملکرد پتانسیومترها را تشریح کنید.

۱۲-۴- چگونه موج دندانه‌های عمودی را خطی می‌کنند؟ با رسم مدار مسیر فیدبک، کار مدار را تشریح کنید.

۱۲-۵- نوسان ساز عمودی در تلویزیون گروندیک مدل cuc در داخل کدام آی‌سی قرار دارد؟ از کدام پایه‌ی آی‌سی نوسان‌های عمودی خارج می‌شود؟

۱۲-۶- آی‌سی خروجی عمودی در تلویزیون گروندیک مدل cuc دارای چه شماره‌ای است؟ بخش‌های داخل آی‌سی را نام ببرید.

با توجه به نقشه‌ی مدار شکل ۱۱۶-۲ به پرسش‌های ۷-۱۲-۲ تا ۱۰-۱۲-۲ پاسخ دهید.

۱۲-۷- ولتاژ D+ چگونه تهیه می‌شود؟ با رسم مدار شرح دهید.

۱۲-۸- وظیفه‌ی زنرатор برگشتی در داخل آی‌سی خروجی عمودی را تشریح کنید.

۱۲-۹- پتانسیومتر R۴۲۳ در خروجی تقویت‌کننده عمودی، کدام عمل را در خروجی عمودی کنترل می‌کند؟

(۱) دامنه‌ی عمودی
(۲) خطی‌بودن عمودی تصویر

(۳) موقعیت عمودی تصویر
(۴) فرکانس نوسان‌ساز عمودی

۱۲-۱۰- در صورت اتصال کوتاهشدن خازن C۴۲۳ در بخش عمودی و عمل نکردن مدار محافظ لامپ تصویر چه اشکالی در تلویزیون به وجود می‌آید؟ شرح دهید.

۱۲-۱۱- ولتاژ D+ دارای مقدار ... ولت است و بخش ... را تغذیه می‌کند.

(۱) ۱۶/۵ - صوت
(۲) ۸/۵ - آی‌سی تقویت خروجی افقی

(۳) آی‌سی تقویت خروجی عمودی
(۴) نوسان‌ساز عمودی


۱۲-۱۲- زمان تناوب جریان در سیم پیچ انحراف عمودی کدام است؟

۲۰msec (۴) ۱۵۶۲۵msec (۳) ۶۴μsec (۲) $\frac{1}{50}$ msec (۱)

۱۲-۱۳- آی‌سی ۴۱۱ جهت استفاده در قسمت ... به کار می‌رود.

(۱) خروجی عمودی
(۲) خروجی افقی

RGB (۴) O/W (۳)

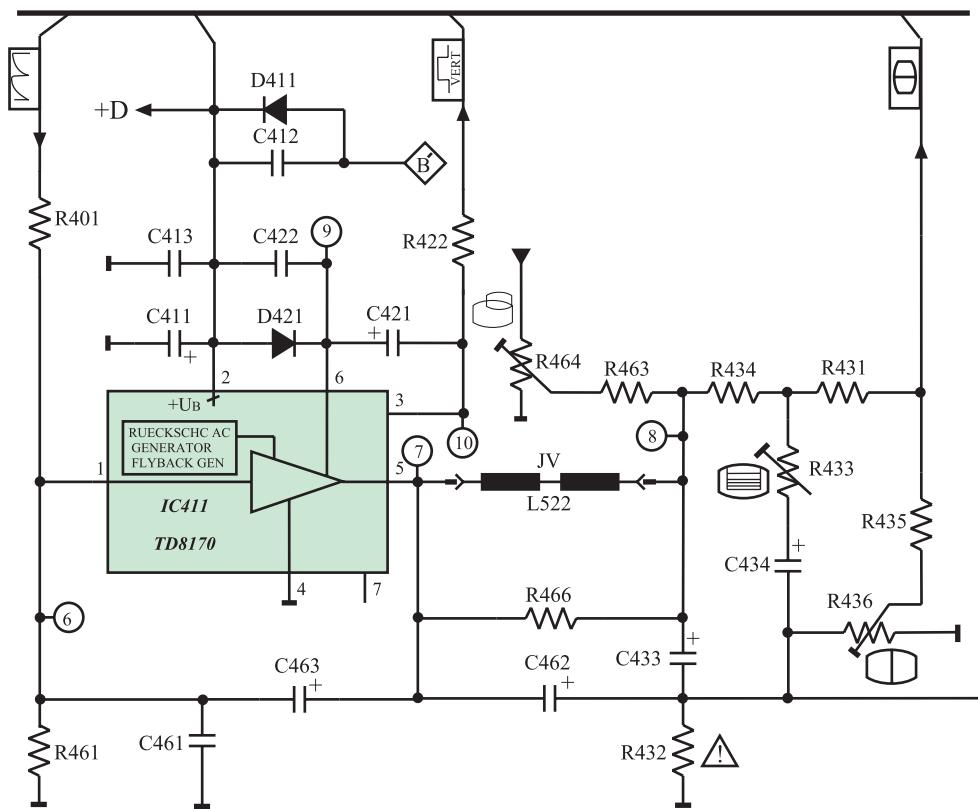


شکل ۲-۱۱۶—نقشه مدار خروجی عمودی

پاسخ پیش آزمون (۱) بخش اول

۱- فرکانس نوسان ساز افقی 15625 هرتز است لذا گزینه ۲ درست است.

-۲

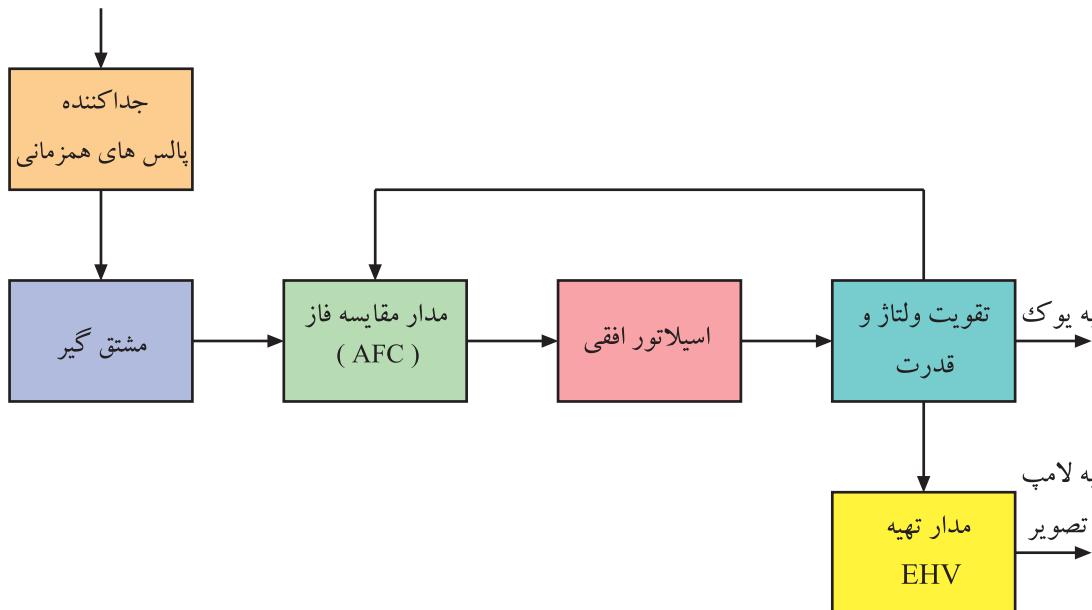


۳- یک خط نورانی در جهت عمودی روی صفحه تلویزیون ظاهر می شود.

۴- تصویر و نور را روی صفحه تصویر نداریم ولی صوت می تواند سالم باشد.

۵- این عیب مربوط به مدول کناره های عرضی است لذا گزینه ۳ درست است.

۶- نوسان ساز در داخل آی سی 226° و در مدول IF واقع شده است.

۷- ولتاژ تغذیه DC کلکتور $T572$ برابر 124 ولت است لذا گزینه ۴ درست است.

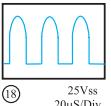۸- شکل موج پایه  ترانسفورماتور ولتاژ زیاد به صورت شکل است. از این موج برای


تغذیه فیلامن لامپ تصویر استفاده می کنند.

۹- ترازیستور $T531$ در مدار حذف نقطه و ترازیستور $T551$ در مدار حفاظت از لامپ تصویر قرار دارد.

۱۰- ولتاژ تهیه شده در مدار حذف نقطه به شبکه فرمان لامپ تصویر اعمال می شود.


پاسخ پیش آزمون (۲) بخش اول

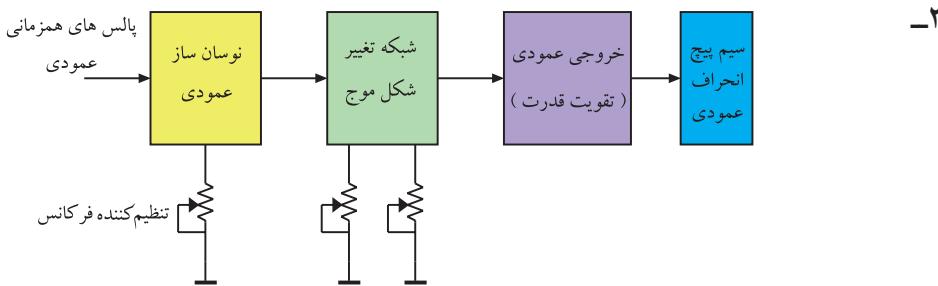۱- فرکانس موج نوسان ساز عمودی 5° هرتز است.




-۲

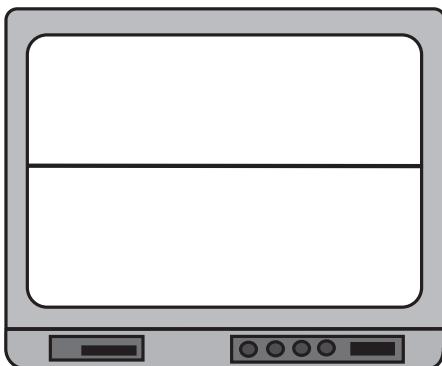۳- تصویر به صورت یک خط در جهت افقی درمی آید.



-۴

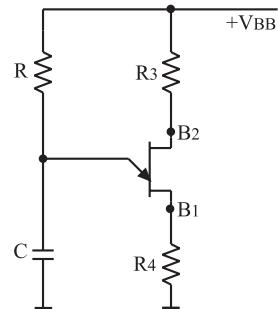

۵- پنج پتانسیومتر می تواند در بخش عمودی وجود داشته باشد.

پتانسیومتر تنظیم کننده فرکانس نوسان ساز عمودی

پتانسیومتر تنظیم کننده فاز عمودی

پتانسیومتر تنظیم کننده ارتفاع تصویر

پتانسیومتر تنظیم کننده خطی موج عمودی

پتانسیومتر تنظیم کننده موقعیت تصویر

۶- ولتاژ D+ برابر ۲۵ ولت است و آی سی خروجی عمودی را تغذیه می کند.

۷- پاسخ (۱) صحیح است. یوک عمودی در نقشه مداری به صورت JV(L522) نشان داده شده است.


۸- پاسخ (۴) صحیح است. پالس های پایه‌ی B دستگاه HV پس از یکسو و صاف شدن ولتاژ


D+ را تهییه می کند.

۹- پاسخ (۴) صحیح است. این آی سی در طبقه‌ی خروجی عمودی واقع شده است و دامنه ولتاژ را تقویت می کند.

۱۰- پتانسیومتر R436 ارتفاع تصویر را کنترل می کند لذا پاسخ (۱) صحیح است.

نقشه‌ی قسمتی از مدار منبع تغذیه

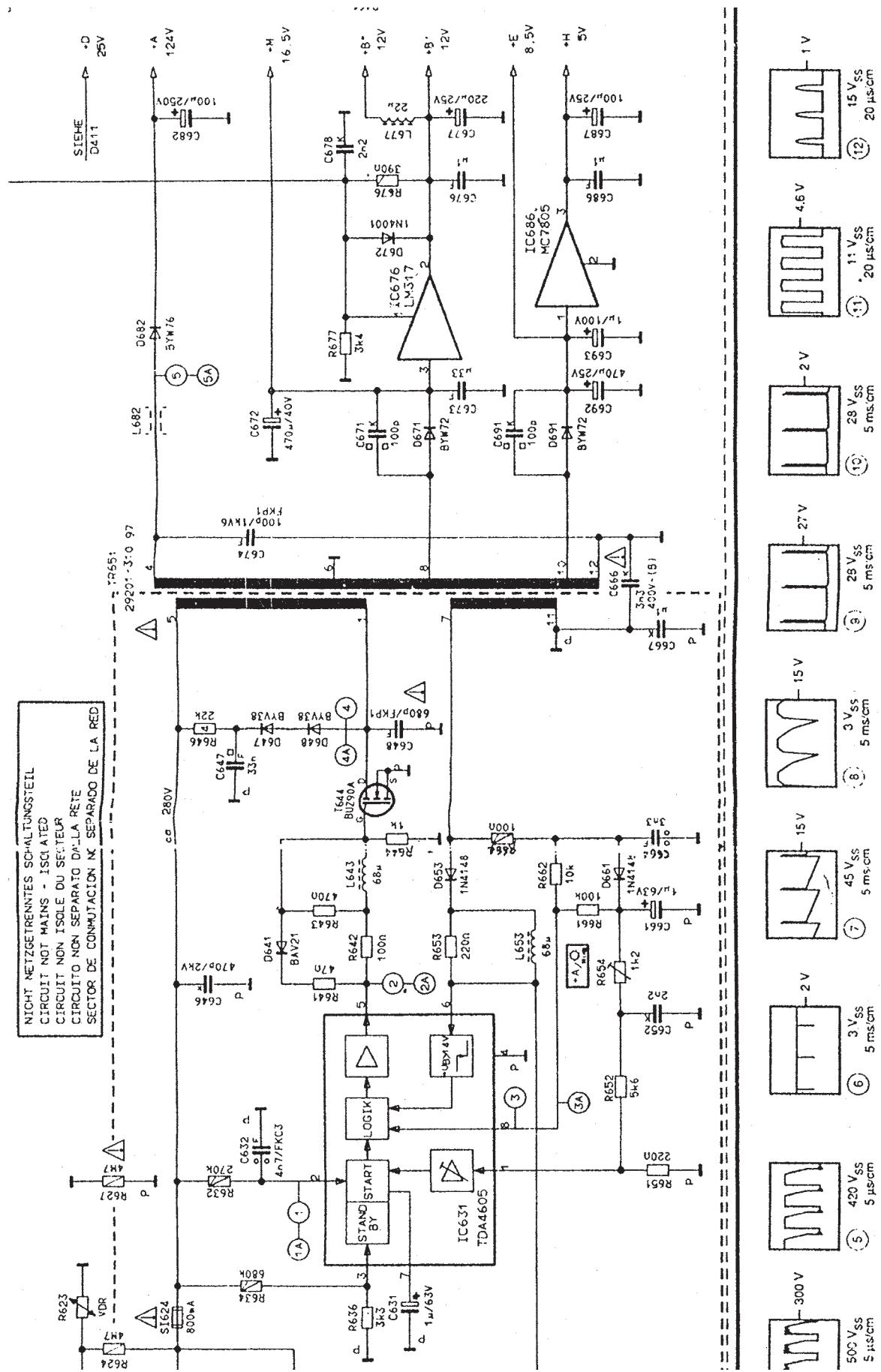

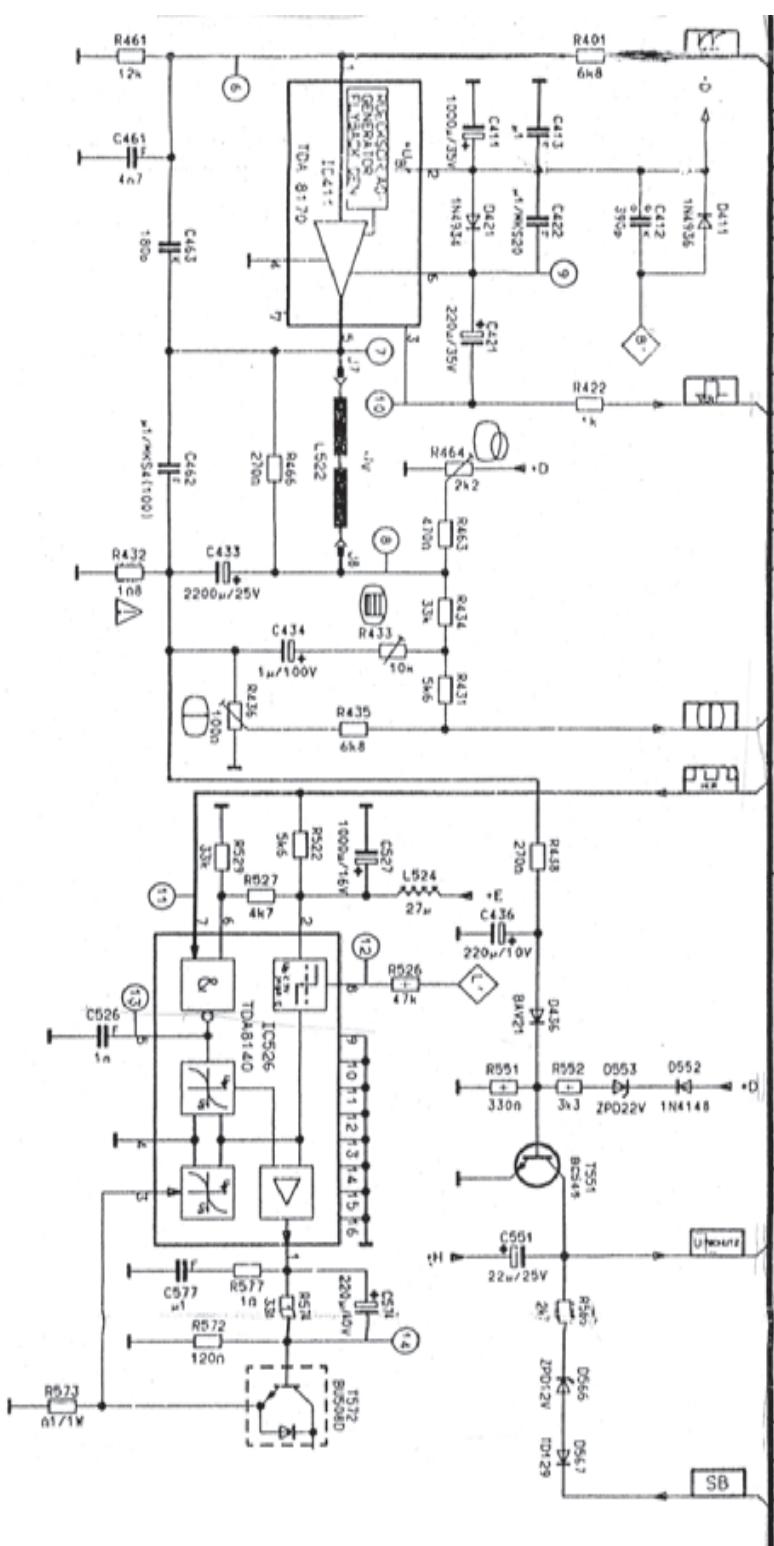


GRUNDIG CUC 4410


CHASSIS - PLATTE 29701 - 058 77

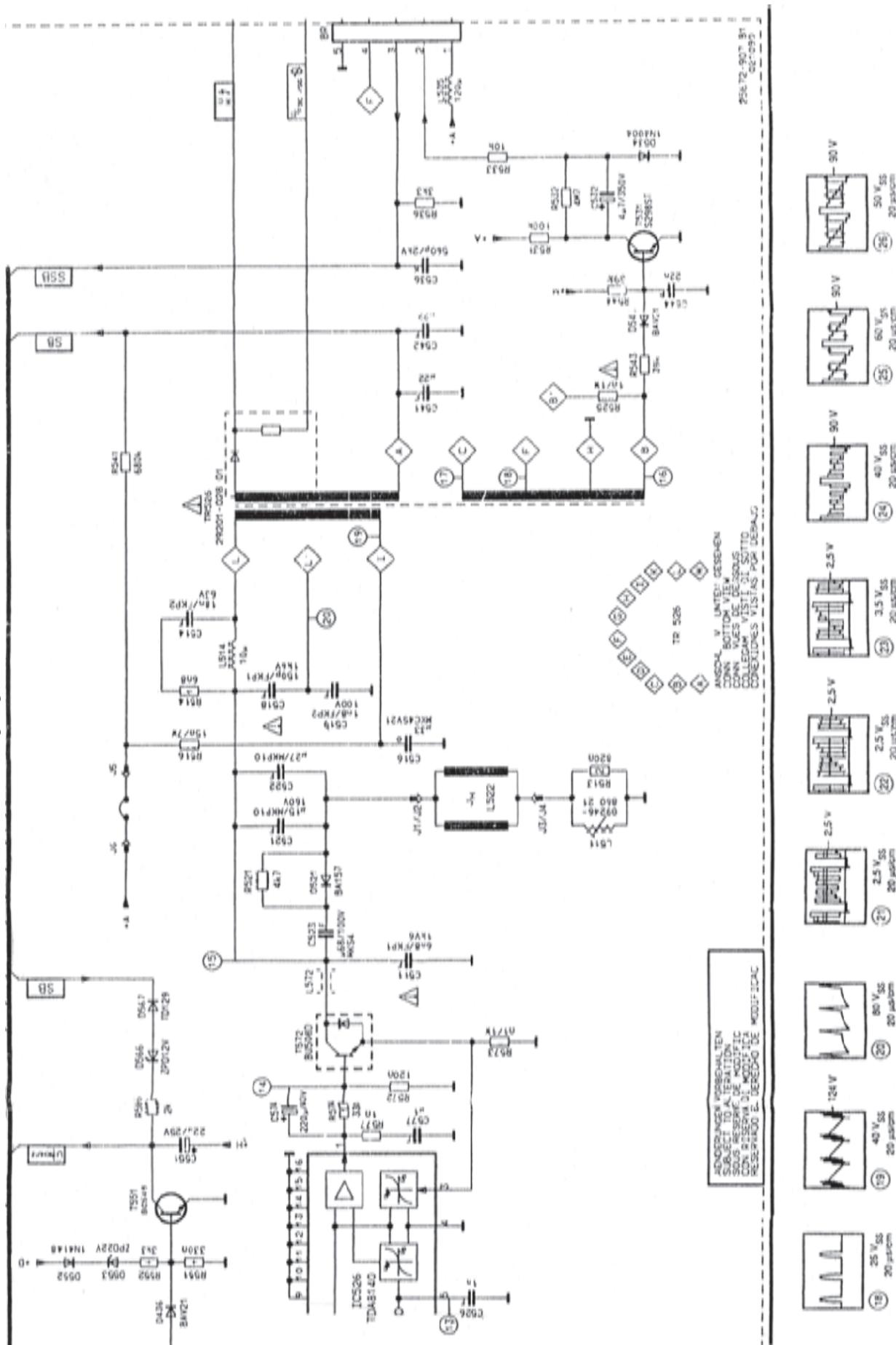AENDERUNGEN VORBEHALTEN
SUBJECT TO ALTERATION
SOUS RESERVE DE MODIFICATION
CON RESERVA DE MODIFICACION
RESERVADO A MODIFICACION






برد قطعات روی شاسی اصلی

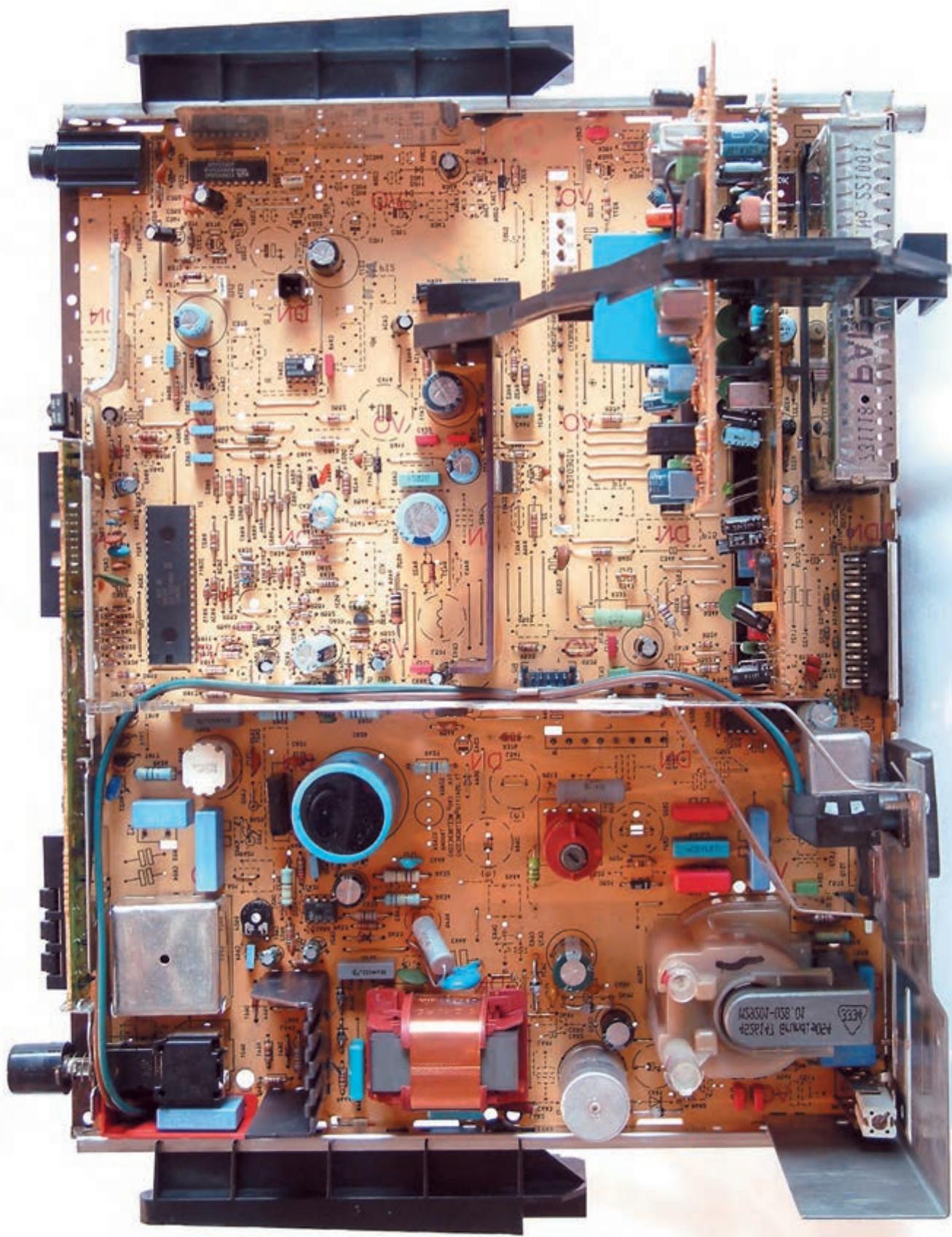

برد مدار چاپی شاسی اصلی

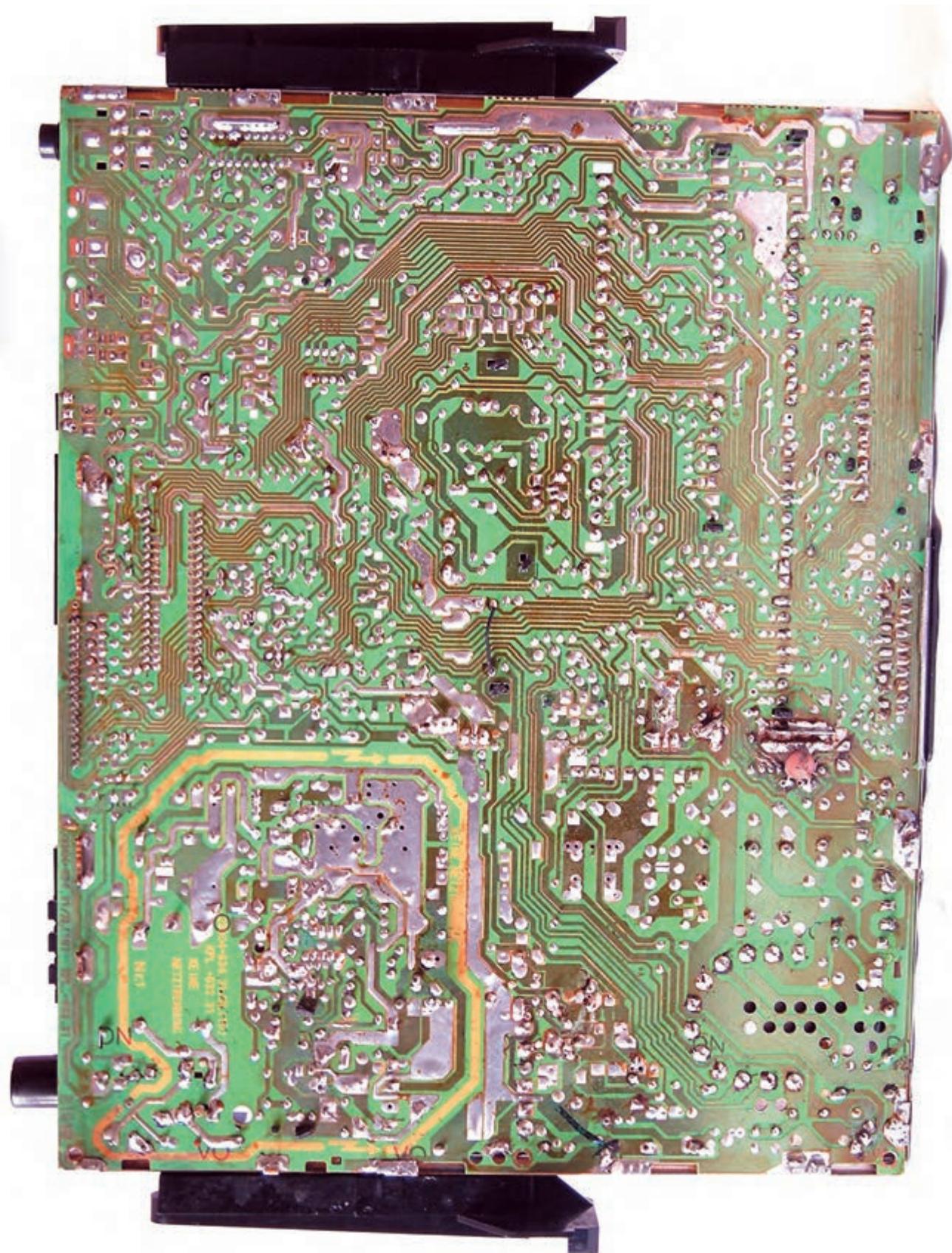

فهرست منابع و مأخذ

۱— Basic Television And Video System by Bernard Grob

- ۲— نشریات واحد آموزش شرکت خدمات پارس
- ۳— مبانی و تعمیرات تلویزیون رنگی مؤلف عزیزاله آزاد
- ۴— تلویزیون های رنگی جدید پارس مؤلف مهندس مرتضی میرزا خانی

