



منبع تغذیه و واحد کنترل

پایه دوازدهم

دوره دوم متوسطه

شاخه: کارداش

زمینه: صنعت

گروه تحصیلی: برق و رایانه

رشته مهارتی: سیستم‌های صوتی و تصویری

نام استاندارد مهارتی مبنا: تعمیرکار تلویزیون رنگی

کد استاندارد متولی: ۸۵۴/۲۳/۱/۳

نصیری سوادکوهی، شهرام

۶۲۱

منبع تغذیه و واحد کنترل / مؤلف: شهرام نصیری سوادکوهی. - تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.

۲۸۸۳

م ۴۷۵ ن/

متون درسی شاخه کارداش، زمینه صنعت، گروه تحصیلی برق و رایانه، رشته مهارتی سیستم‌های صوتی و تصویری.

برنامه‌ریزی محتوا و نظارت برتألیف: دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش.

۱. تلویزیون - منبع تغذیه. ۲. کنترل از راه دور. الف. ایران. وزارت آموزش و پرورش. کمیسیون تأییف کتاب‌های

درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش. ب. عنوان.






وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

منبع تغذیه و واحد کنترل:	۳۱۲۱۶۶	نام کتاب:	
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی		پدیدآورنده:	
دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش		مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف:	
شهرام نصیری سوادکوهی (مؤلف) - سید محمود صموطی (ویراستار فنی) - ماهدخت عقیقی (ویراستار ادبی)		شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف:	
اداره کل نظرات بر نشر و توزیع مواد آموزشی		مدیریت آماده‌سازی هنری:	
علی نجمی، طرفه سهائی (صفحه‌آرا) - ظاهر حسن زاده، مریم کوان (طراح جلد) - فتح الله نظریان (رسام) - عباس رخ وند (عکاس)		شناسه افزوده آماده‌سازی:	
تهران : خیابان ابراهیم‌شیر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)		نشانی سازمان:	
تلفن: ۰۹۱۶۱-۸۸۸۳۱۱۶، دورنگار: ۰۹۲۶۶، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹		ناشر:	
وبگاه: www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir		چاپخانه:	
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران : تهران-کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج- خیابان ۶۱ (داروغه)		سال انتشار و نوبت چاپ:	
تلفن: ۰۹۱۶۱-۴۴۹۸۵۱۶، دورنگار: ۰۹۱۶۱-۴۴۹۸۵۱۶، صندوق پستی: ۳۷۵۱۵-۱۳۹			
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهایی خاص»			
چاپ چهارم ۱۴۰۰			

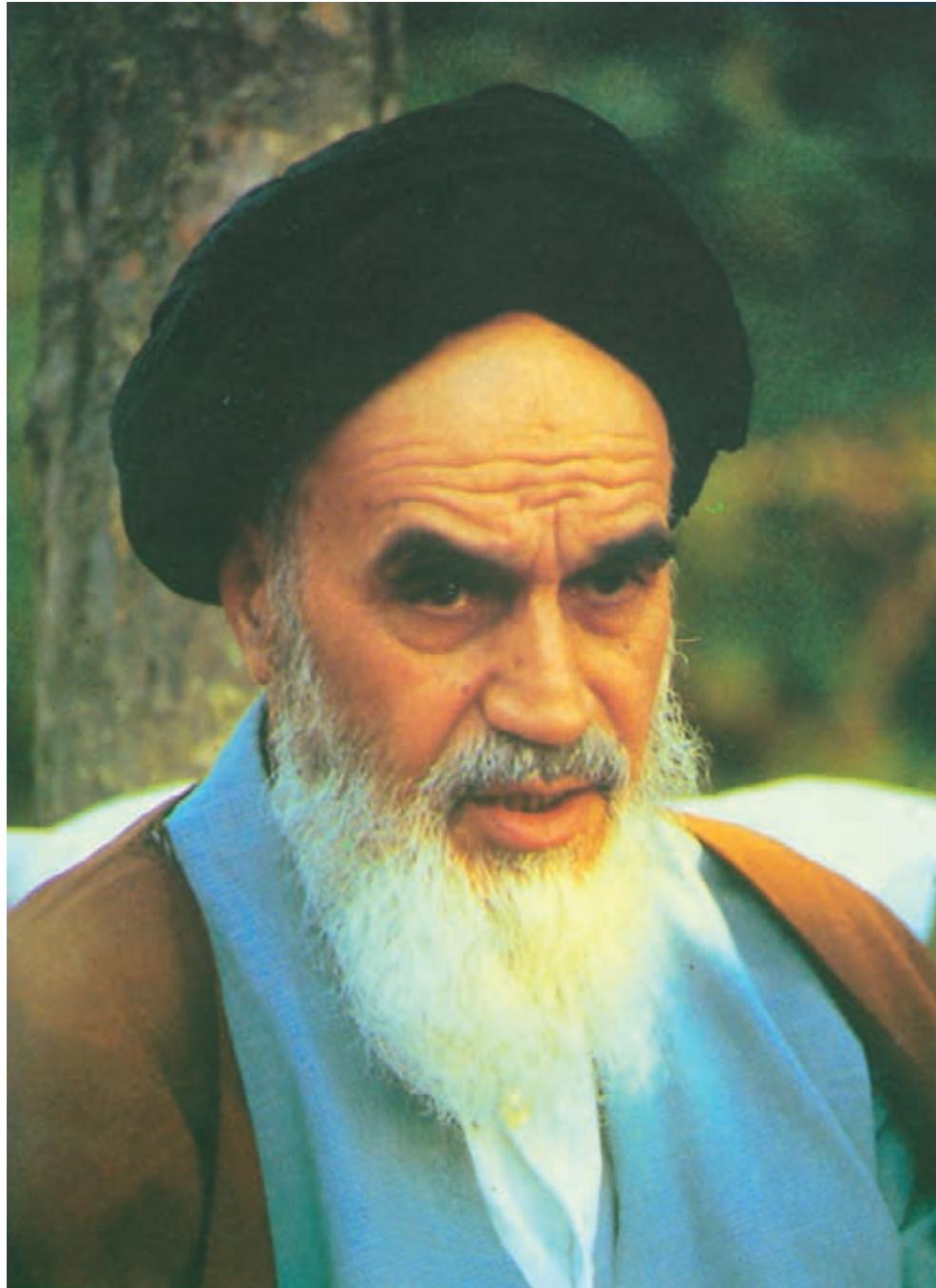کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.



شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی پرور آید و احتیاجات کشور
خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل نباشد و از
اتکای به اجانب بپرهیزید.

امام خمینی «قُدِسَ سِرُّهُ»

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز :

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی : تهران - صندوق

پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش،

ارسال فرمایند.

tvoccd@roshd.ir

پیامنگار (ایمیل)

www.tvoccd.medu.ir

وبگاه (وبسایت)

مقدمه‌ای بر چگونگی برنامه‌ریزی کتاب‌های پوダメنی

برنامه‌ریزی تألیف «پوダメن‌های مهارت» یا «کتاب‌های تخصصی شاخه‌ی کارداش» بر مبنای استانداردهای کتاب «مجموعه برنامه‌های درسی رشته‌های مهارتی شاخه‌ی کارداش، مجموعه ششم» صورت گرفته است. بر این اساس ابتدا توانایی‌های هم‌خانواده (Harmonic Power) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. سپس مجموعه مهارت‌های هم‌خانواده به صورت واحدهای کار تحت عنوان (Unit)^۱ دسته‌بندی می‌شوند. در نهایت واحدهای کار هم‌خانواده با هم مجدداً دسته‌بندی شده و پوダメن مهارتی (Module)^۲ را شکل می‌دهند.

دسته‌بندی «توانایی‌ها» و «واحدهای کار» توسط کمیسیون‌های تخصصی با یک نگرش علمی انجام شده است به گونه‌ای که یک سیستم بoya بر برنامه‌ریزی و تألیف پوダメن‌های مهارت نظارت دائمی دارد.

به منظور آشنایی هرچه بیشتر مریابان، هنرآموزان و هنرجویان شاخه‌ی کارداش و سایر علاوه‌مندان و دست‌اندرکاران آموزش‌های مهارتی با روش تدوین، «پوダメن‌های مهارت»، توصیه می‌شود. الگوهای ارائه شده در نمون برگ‌های شماره (۱)، (۲) و (۳) مورد بررسی قرار گیرد. در ارائه دسته‌بندی‌ها، زمان مورد نیاز برای آموزش آن‌ها نیز تعیین می‌گردد، با روش مذکور یک «پوダメن» به عنوان کتاب درسی مورد تأیید وزارت آموزش و پژوهش در «شاخه‌ی کارداش» چاپ سپاری می‌شود.

به طور کلی هر استاندارد مهارت به تعدادی پوダメن مهارت (M₁ و M₂ و ...) و هر پوダメن نیز به تعدادی واحد کار (U₁ و U₂ و ...) و هر واحد کار نیز به تعدادی توانایی ویژه (P₁ و P₂ و ...) تقسیم می‌شوند. نمون برگ شماره (۱) برای دسته‌بندی توانایی‌ها به کار می‌رود. در این نمون برگ مشاهده می‌کنیم که در هر واحد کار چه نوع توانایی‌هایی وجود دارد. در نمون برگ شماره (۲) واحدهای کار مرتبط با پوダメن و در نمون برگ شماره (۳) اطلاعات کامل مربوط به هر پوダメن درج شده است. بدیهی است هنرآموزان و هنرجویان ارجمند شاخه کارداش و کلیه عزیزانی که در امر توسعه آموزش‌های مهارتی فعالیت دارند، می‌توانند ما را در غنای کیفی پوダメن‌ها که برای توسعه آموزش‌های مهارتی تدوین شده است رهنمون و یاور باشند.

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
دفتر تألیف کتاب‌های درسی
فنی و حرفه‌ای و کارداش

مقدمه

کتاب حاضر که تحت عنوان منبع تغذیه و واحد کنترل تدوین شده است، به بررسی مدارهای تلویزیون رنگی جدید می‌پردازد. منبع تغذیه مهم ترین بخش یک دستگاه الکترونیکی به خصوص تلویزیون است. امروزه همه‌ی دستگاه‌های مدرن الکترونیکی مجهز به منبع تغذیه مدرن کلیدی (سویچینگ) هستند. این پومنان به نحوه‌ی کار این نوع منابع تغذیه می‌پردازد. واحد کنترل به عنوان مفسسیستم الکترونیکی، کلیه‌ی بخش‌های دستگاه را تحت کنترل و نظارت خود دارد و در صورت هرگونه عملکرد نامطلوب فرمان لازم را جهت اصلاح وضعیت می‌دهد. این دو بخش در هر دستگاه از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند. بنابراین کسب داشن کافی در مورد این مدارها از اهمیت برخوردار است. همچنین باید در اجرای کارهای عملی و بررسی و رفع معایب ایجاد شده دقت بالایی را مبذول داشت. مباحث عنوان شده در این کتاب (پیمانه M₆) در سه فصل تدوین شده است. از آنجایی که هیچ فعالیت علمی نمی‌تواند عاری از عیب و یا کمبود اطلاعات باشد، کتاب حاضر نیز دارای کاستی‌ها و نواقصی است که رهنماوهای همکاران محترم می‌توانند ما را یاری دهد تا انساء الله بتوانیم نواقص و کمبودهای آن را در چاپ‌های بعدی برطرف کنیم.

در خاتمه از آقای مهندس سید محمود صموطی کارشناس مسئول دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش که ضمن ویراستاری فنی راهنمایی‌های لازم را در بهبود بخشی کیفی کتاب نموده‌اند و نیز اعضای کمیسیون تخصصی رشته الکترونیک کاردانش دفتر تألیف و برنامه‌ریزی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آقای علی علی مددی، خانم مهندس مهین ظریفیان جولایی، خانم مهندس فرشته داودی لعل آبادی و خانم سهیلا ذوالفقاری صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نمایم.
مؤلف

فهرست

عنوان	صفحه
واحدکار اوّل : منبع تغذیه	۱
پیش آزمون (۱)	۲
۱- اصول کار منبع تغذیه و تهیه ولتاژهای مختلف سویچی و تریستوری	۳
۲- تقسیم انواع منابع تغذیه	۳
۳- بلوک دیاگرام منبع تغذیه خطی	۴
۴- مزایا و معایب منبع تغذیه خطی	۴
۵- بررسی مدار منبع تغذیه خطی تلویزیون رنگی	۶
۶- اصول کار منبع تغذیه کلیدی	۱۴
۷- اصول کار منبع تغذیه کلیدی تلویزیون گروندیک	۲۱
۸- اصول کار انواع تنظیم کننده‌های ولتاژ	۲۶
۹- کاربرد ولتاژهای تولیدشده توسط منبع تغذیه	۴۱
۱۰- کار عملی	۴۲
۱۱- بررسی حالت کلی آماده به کار	۶۰
۱۲- کار عملی شماره‌ی ۷	۶۳
۱۳- اساس کار سیستم مغناطیس زدا	۶۷
۱۴- کار عملی شماره‌ی ۸	۷۱
۱۵- خودآزمایی	۷۳
آزمون پایانی(۱)	۷۴
واحدکار دوم : کاربرد آی سی میکروکنترلر در تلویزیون	۷۶
پیش آزمون (۲)	۷۷
۱- شناسایی سیستم‌های گیرنده رنگی جدید	۷۹
۲- بررسی انواع مدارهای فلیپ فلاپ	۸۲
۳- بررسی انواع شیفت رجیسترها	۹۶

۱۰۰	۲-۴- بررسی انواع شمارندها.....
۱۰۵	۲-۵- بررسی انواع آی سی های حافظه
۱۱۲	۲-۶- سیستم های میکرو کنترل و کاربرد آن در گیرنده های رنگی جدید
۱۱۳	۲-۷- آی سی میکرو کنترلر تلویزیون رنگی گروندیک شاسی CUC ۴۴۰۰
۱۱۸	۲-۸- کار عملی
۱۲۱	۲-۹- کار عملی شماره ۱ : نقشه خوانی و شناسایی قطعات
۱۲۲	۲-۱۰- کار عملی شماره ۲ : بررسی تعذیه آی سی میکرو کنترلر
۱۲۳	۲-۱۱- کار عملی شماره ۳ : بررسی عملکرد اسیلاتور آی سی میکرو کنترل
۱۲۴	۲-۱۲- کار عملی شماره ۴ : بررسی عملکرد پایه ری ست آی سی میکرو کنترل
۱۲۶	۲-۱۳- کار عملی شماره ۵ : عملکرد کلید تماس موقت
۱۳۱	۲-۱۴- وضعیت آماده به کار
۱۳۱	۲-۱۵- دریافت فرمان از ترانزیستور محافظ مدار
۱۳۳	۲-۱۶- کار عملی شماره ۶ : بررسی وضعیت آماده به کار
۱۳۶	۲-۱۷- کار عملی شماره ۷ : بررسی پایه ۲۹
۱۳۸	۲-۱۸- اجرای فرامین دریافتی از دستگاه کنترل از راه دور
۱۳۹	۲-۱۹- پایه های میکرو کنترلر جهت دریافت فرامین از صفحه کلید
۱۳۹	۲-۲۰- پایه ۱۵ تنظیم حجم صدا
۱۴۰	۲-۲۱- پایه ۱۶ کنترل روشنایی
۱۴۱	۲-۲۲- پایه کنترل کنتراست رنگ
۱۴۲	۲-۲۳- پایه ۱۸ کنترل کنتراست سیاهی و سفیدی
۱۴۲	۲-۲۴- کار عملی شماره ۸ : بررسی عملکرد پایه شماره ۱۵، تنظیم حجم صدا
۱۴۶	۲-۲۵- کار عملی شماره ۹ : بررسی پایه ۱۶، تنظیم روشنایی
۱۴۹	۲-۲۶- کار عملی شماره ۱۰ : بررسی پایه ۱۷، تنظیم کنتراست رنگ
۱۵۲	۲-۲۷- کار عملی شماره ۱۱ : بررسی پایه ۱۸، تنظیم کنتراست سیاهی و سفیدی
۱۵۴	۲-۲۸- پایه دریافت پالس انطباق (koin)
۱۵۵	۲-۲۹- کار عملی شماره ۱۲ : بررسی پایه ۲۱، پایه دریافت پالس انطباق
۱۵۷	۲-۳۰- حافظه جانبی
۱۵۸	۲-۳۱- کار عملی شماره ۱۳ : بررسی خطوط SDA و SCL
۱۶۲	۲-۳۲- واحد نمایش
۱۶۴	۲-۳۳- کار عملی شماره ۱۴ : بررسی واحد نمایش
۱۶۸	۲-۳۴- قرار دادن تلویزیون روی AV از طریق سوکت اسکارت
۱۶۹	۲-۳۵- خود آزمایی
۱۷۱	آزمون پایانی (۲)

واحدکار سوم : کنترل از راه دور ۱۷۳

۱۷۴.....	پیش آزمون (۳)
۱۷۵.....	۱-۳- شناسایی انواع سیستم‌های کنترل از راه دور در تلویزیون
۱۷۶.....	۲-۳- کنترل از راه دور توسط امواج ماوراء صوت
۱۷۶.....	۳-۳- کنترل از راه دور توسط امواج نوری مادون قرمز
۱۷۷.....	۴-۳- گیرنده مادون قرمز
۱۷۷.....	۵-۳- فرستنده کنترل از راه دور تلویزیون گروندیک
۱۷۹.....	۶-۳- گیرنده مادون قرمز تلویزیون گروندیک
۱۸۰.....	۷-۲- کار عملی
۱۹۰.....	۸-۳- خود آزمایی
۱۹۷.....	آزمون پایانی(۳)
۱۹۹.....	پاسخ پیش آزمون ۱
۲۰۰	پاسخ پیش آزمون ۲
۲۰۰	پاسخ پیش آزمون ۳
۲۰۱.....	لغت نامه

منابع و مأخذ ۲۱۴

هدف کلی پودمان

آموزش عملکرد و طرز عیب یابی و تعمیر منبع تغذیه و واحد کنترل تلویزیون رنگی مدرن

ساعت			عنوان توانایی	شماره	
جمع	عملی	نظری		توانایی	واحد کار
۲۵	۱۰	۱۵	عیب یابی، تعمیر و تنظیم منبع تغذیه در تلویزیون رنگی	۲	۱
۶۰	۳۰	۳۰	عیب یابی، نقشه خوانی، تعمیر و تنظیم گیرنده های رنگی جدید	۱۵	۲
۲۰	۱۵	۵	عیب یابی و تعمیر سیستم های کنترل از راه دور در تلویزیون	۱۶	۳
۱۰۵	۵۵	۵۰	جمع کل		

واحد کار اول

منبع تغذیه

هدف کلی

بررسی نحوه عملکرد، عیب‌یابی و تعمیر منبع تغذیه در تلویزیون رنگی مدرن

هدف‌های رفتاری: فرآگیر پس از پایان این واحد کار قادر خواهد بود:

۱- اصول کار منبع تغذیه کلیدی و تریستوری را توضیح دهد.

۲- اصول کار فیوز الکترونیک را شرح دهد.

۳- اصول کار انواع تنظیم‌کننده‌های ولتاژ را بررسی کند.

۴- اصول کار حالت آماده به کار (Stand - by) را شرح دهد.

۵- اصول کار سیستم مغناطیس زدا (دی‌گوسینگ) را تشریح کند.

۶- منبع تغذیه سوییچینگ تلویزیون رنگی را عیب‌یابی و تعمیر کند.

ساعت آموزش

نظری	عملی	جمع
۱۵	۱۰	۲۵


پیشآزمون (۱)

- ۱- بلوک دیاگرام یک منبع تغذیه خطی ساده را رسم کنید.
- ۲- مدار یک منبع تغذیه با پل دیود و خازن صافی را همراه با بار رسم کنید.
- ۳- چه عواملی ولتاژ خروجی یک منبع تغذیه ساده بدون رگولاتور ولتاژ را تغییر می‌دهد؟
- ۴- مقدار متوسط ولتاژ یک سو شده توسط مدار یک سوساز تمام موج برابر است.
- $$\frac{2V_{pp}}{\pi} \quad (4) \quad \frac{2V_{Pk}}{\pi} \quad (3) \quad \frac{V_{Pk}}{2\pi} \quad (2) \quad \frac{V_{Pk}}{\pi} \quad (1)$$
- ۵- فیوزهای به کار رفته در منابع تغذیه معمولاً از چه نوعی هستند؟
- (۱) تندذوب (۲) کندذوب (۳) سرعت متوسط (۴) آمپر کم
- ۶- نمای مداری  در نقشه‌ی یک دستگاه، معرف چه قطعه‌ای است؟
- (۱) مقاومت کربنی (۲) مقاومت سیمی (۳) جامپر (۴) فیوز
- ۷- عیب اصلی تنظیم کننده (رگولاتور) ولتاژ معمولی را شرح دهید.
- ۸- مدار یک منبع تغذیه با آسی رگولاتور $78^{\circ}5$ را برای تهیه ولتاژ $+5$ ولت رسم کنید.
- ۹- اجزای اصلی یک منبع تغذیه کلیدزنی (سوییچینگ) را نام ببرید.
- ۱۰- یک منبع تغذیه کلیدزنی (سوییچینگ) نسبت به منبع تغذیه معمولی خطی چه محاسبه‌ی دارد؟ دو مورد را نام ببرید.

در این کتاب به لحاظ عمومی بودن شاسی $cuc4400$ تلویزیون گروندیک، مدارهای تلویزیون گروندیک را مورد بررسی قرار داده ایم. در صورتی که شاسی مدرن دیگری در اختیار دارید می‌توانید با استفاده از کتاب تعمیرات مربوط به آن شاسی و بی‌گیری مباحثت این کتاب به تحلیل مدارهای تلویزیون مورد نظر خود بپردازید.

۱-۱- اصول کار منبع تغذیه و تهیه و لتاژهای مختلف

سویچی و تریستوری

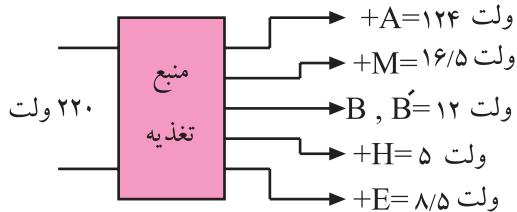

شکل ۱-۱- لتاژهای تهیه شده از یک نمونه منبع تغذیه تلویزیون

مهم‌ترین قسمت هر دستگاه الکترونیکی منبع تغذیه آن است.

در تلویزیون نیز منبع تغذیه مهم‌ترین قسمت آن را تشکیل می‌دهد.

این بخش، ولتاژهای DC مورد نیاز تلویزیون را تهیه می‌کند.

بلوک دیاگرام شکل ۱-۱ نشان می‌دهد که در یک تلویزیون رنگی

مثلاً گروندیک، منبع تغذیه چه ولتاژهایی را باید فراهم کند. این


ولتاژها معمولاً با حروف خاصی مشخص می‌شوند.

در تلویزیون گروندیک شاسی CUC ۴۴۰° ولتاژها را با

حروف A و B و E و H و M مشخص می‌کنند. منبع تغذیه

ممولاً ولتاژ مورد نیاز تمام بخش‌های یک تلویزیون را تأمین

می‌کند.

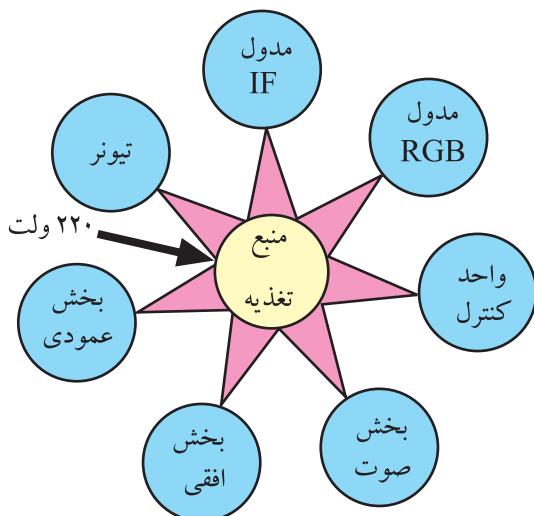


شکل ۱-۲- بخش‌هایی که ولتاژ آن‌ها توسط منبع تغذیه تأمین می‌شود.

بلوک دیاگرام شکل ۱-۲ نشان می‌دهد که ولتاژ چه

بخش‌هایی از تلویزیون توسط منبع تغذیه فراهم می‌شود. با توجه

به شکل ۱-۲ در می‌یابیم که منبع تغذیه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار

است.

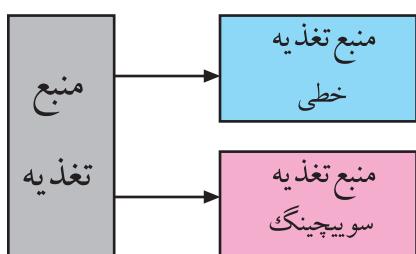

شکل ۳-۱- انواع کلی منابع تغذیه


۱-۲- تقسیم انواع منابع تغذیه

منابع تغذیه از نظر کلی به دو دسته خطی و کلیدزنی

(سوییچینگ) تقسیم‌بندی می‌شوند. شکل ۱-۳ این تقسیم‌بندی

کلی را نشان می‌دهد.


۱- CUC = Compact Universal chassis شاسی عمومی فشرده

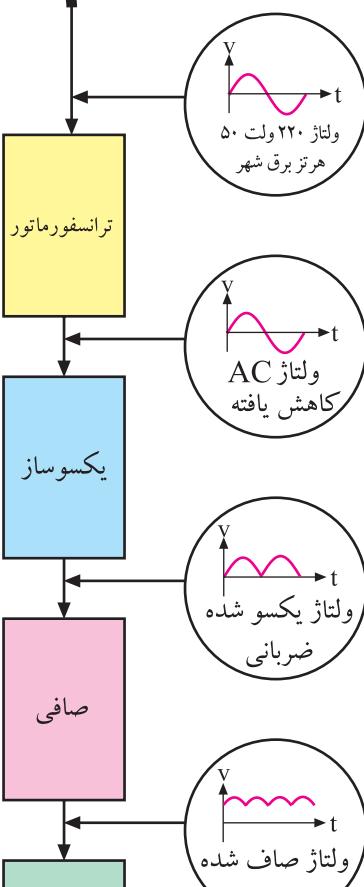

شکل ۱-۴- بلوک دیاگرام منبع تغذیه خطی

۳-۱- بلوک دیاگرام منبع تغذیه خطی

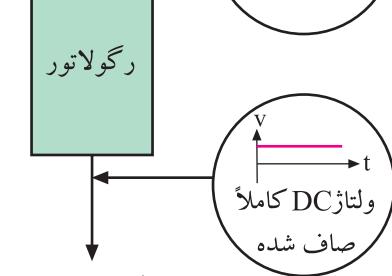
شکل ۱-۴ بلوک دیاگرام یک منبع تغذیه خطی را همراه با رگولاتور ولتاژ نشان می‌دهد. کار اجزای منابع تغذیه خطی در الکترونیک کار عمومی مورد بررسی قرار گرفته است.




۴-۱- مزایا و معایب منبع تغذیه خطی

منبع تغذیه خطی دارای مداری ساده است و نویز کمی توسط آن ایجاد می‌شود. این منابع تغذیه معمولاً برای توانهای کمتر از ۱۰ وات مقرر به صرفه هستند. شکل ۱-۵ یک نمونه از این نوع منبع تغذیه را نشان می‌دهد.


مهم‌ترین عیب این نوع منابع تغذیه در این است که فقط به عنوان رگولاتور کاهنده ولتاژ به کار می‌رود و توان تلفاتی آن‌ها زیاد است.

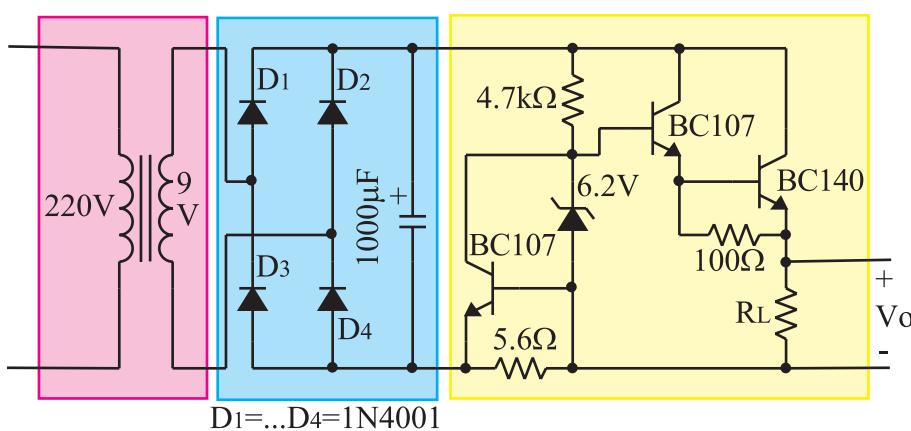


شکل ۱-۵- یک نمونه منبع تغذیه خطی ساده

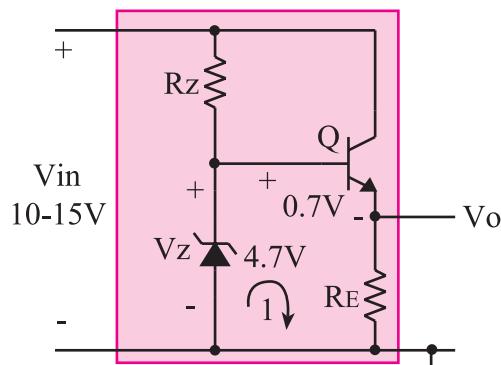


شکل ۱-۶- یک نمونه مدار رگولاتور ولتاژ ساده

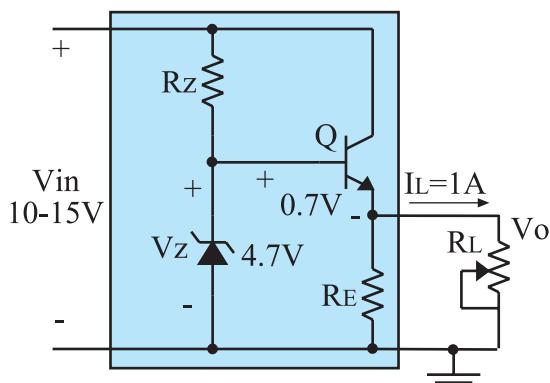

شکل ۱-۷- مدار رگولاتور همراه با بار

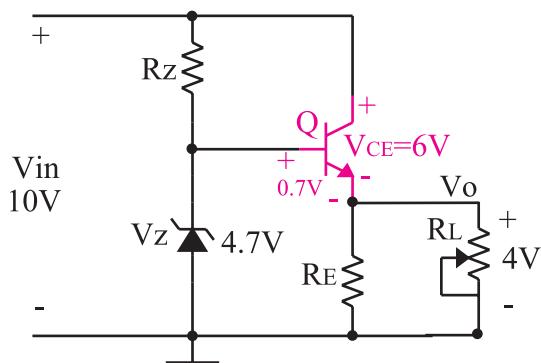

شکل ۱-۸ است $P_D = 6W$ و $V_{CE} = 6V$

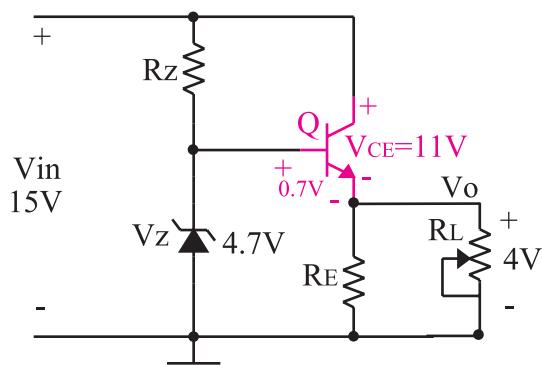

شکل ۱-۹ است $P_{DT} = 11W$ ولت $V_{CE} = 11V$

این توان تلف شده معمولاً در ترانزیستور تقویت کننده جریان و به صورت حرارت از بین می رود. شکل ۱-۶، رگولاتور ولتاژ ساده ای از این نوع منبع تغذیه را نشان می دهد. می دانیم توان تلف شده در یک ترانزیستور از رابطه $P_{DT} = V_{CE} \times I_C$ به دست می آید. از طرفی $V_{CE} = Vin - VO$ است. اگر معادله KVL را در حلقه شماره ۱ بنویسیم داریم

$$V_O = V_Z - V_{BE}$$

از رابطه اخیر مشاهده می شود که مقدار VO تقریباً ثابت است.

هر تغییر در Vin به دلیل وجود دیود زنر در دو سر کلکتور و امپتر ترانزیستور یعنی V_{CE} ظاهر می شود. در شکل ۱-۷ فرض بر این است که ولتاژ ورودی بین ۱۰ تا ۱۵ ولت تغییر می کند و بار حداکثر ۱ آمپر جریان می کشد.

با محاسبه ای ساده می توان نشان داد که تغییرات ولتاژ ورودی رگولاتور چگونه روی توان تلف شده در ترانزیستور اثر می گذارد.

در شرایطی که $Vin = 10V$ است و با توجه به شکل ۱-۸

داریم،

$$VO = V_Z - V_{BE} = 4.7V - 0.7V = 4V$$

$$V_{CE} = Vin - VO = 10 - 4 = 6V$$

$$P_{DT} = V_{CE} \times I_C = 6 \times 1 = 6W$$

در شرایطی که $Vin = 15V$ است با توجه به شکل ۱-۹

داریم،

$$VO = V_Z - V_{BE} = 4.7V - 0.7V = 4V$$

$$V_{CE} = Vin - VO = 15 - 4 = 11V$$

$$P_{DT} = V_{CE} \times I_C = 11 \times 1 = 11W$$


مقایسه دو حالت فوق نشان می دهد که در منابع تغذیه خطی ترانزیستور تقویت کننده جریان، توان زیادی را تلف می کند.

در رگولاتور خطی ترانزیستور تقویت جریان، همواره توان تلف می کند.


۱-۵-بررسی مدار منبع تغذیه خطی تلویزیون رنگی

برای بی بردن به طرز کار مدار یک منبع تغذیه خطی، منبع تغذیه تلویزیون رنگی گروندیک مدل ۶۲۰ که نمونه‌ای از تلویزیون‌های قدیمی است را انتخاب کرده‌ایم و در مورد آن توضیح مختصر می‌دهیم. علت اینکه به توضیح مختصر اکتفا می‌شود این است که امروزه دیگر این شاسی تولید نمی‌شود.

در نقشه‌ی بلوکی نشان داده شده در شکل ۱-۱۱ مدول منبع تغذیه و ولتاژ‌های تهیه شده توسط آن رسم شده است.

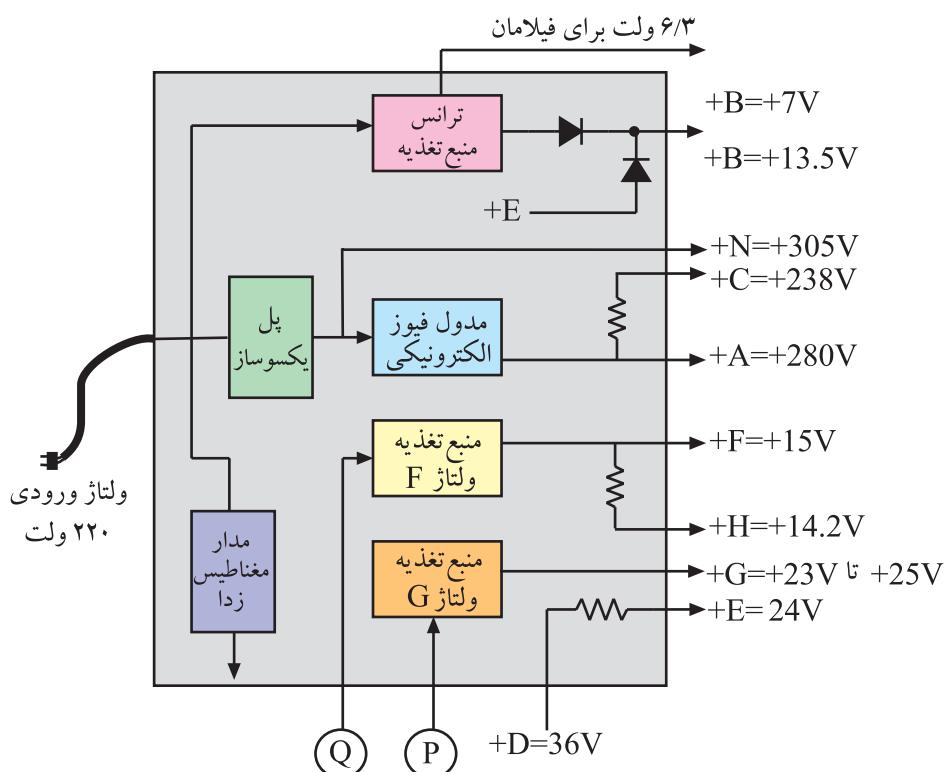


شکل ۱-۱۰-نقشه بلوکی مدول منبع تغذیه

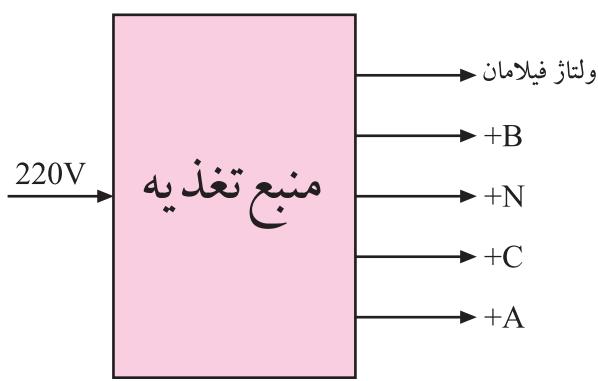

شکل ۱-۱۱-ولتاژ‌های تهیه شده از شبکه ۲۲۰ ولت

همانطوری که مشاهده می‌شود با استفاده از برق شهر ولتاژ‌های معینی مانند ولتاژ فیلامان، ولتاژ $+B$ ، ولتاژ $+N$ ، ولتاژ $+C$ و ولتاژ $+A$ تولید می‌شود. سایر ولتاژها از بخش‌های دیگر تلویزیون نظری بخش افقی تهیه می‌شود. در این مبحث فقط به شرح مختصری درباره چگونگی تهیه ولتاژ‌های موردنیاز از برق شهر اکتفا می‌شود. در شکل ۱-۱۱ ولتاژ‌های تهیه شده از شبکه

برق شهر نشان داده شده است. در شکل ۱-۱۲ مدار این بخش از منبع تغذیه را مشاهده می‌کنید.

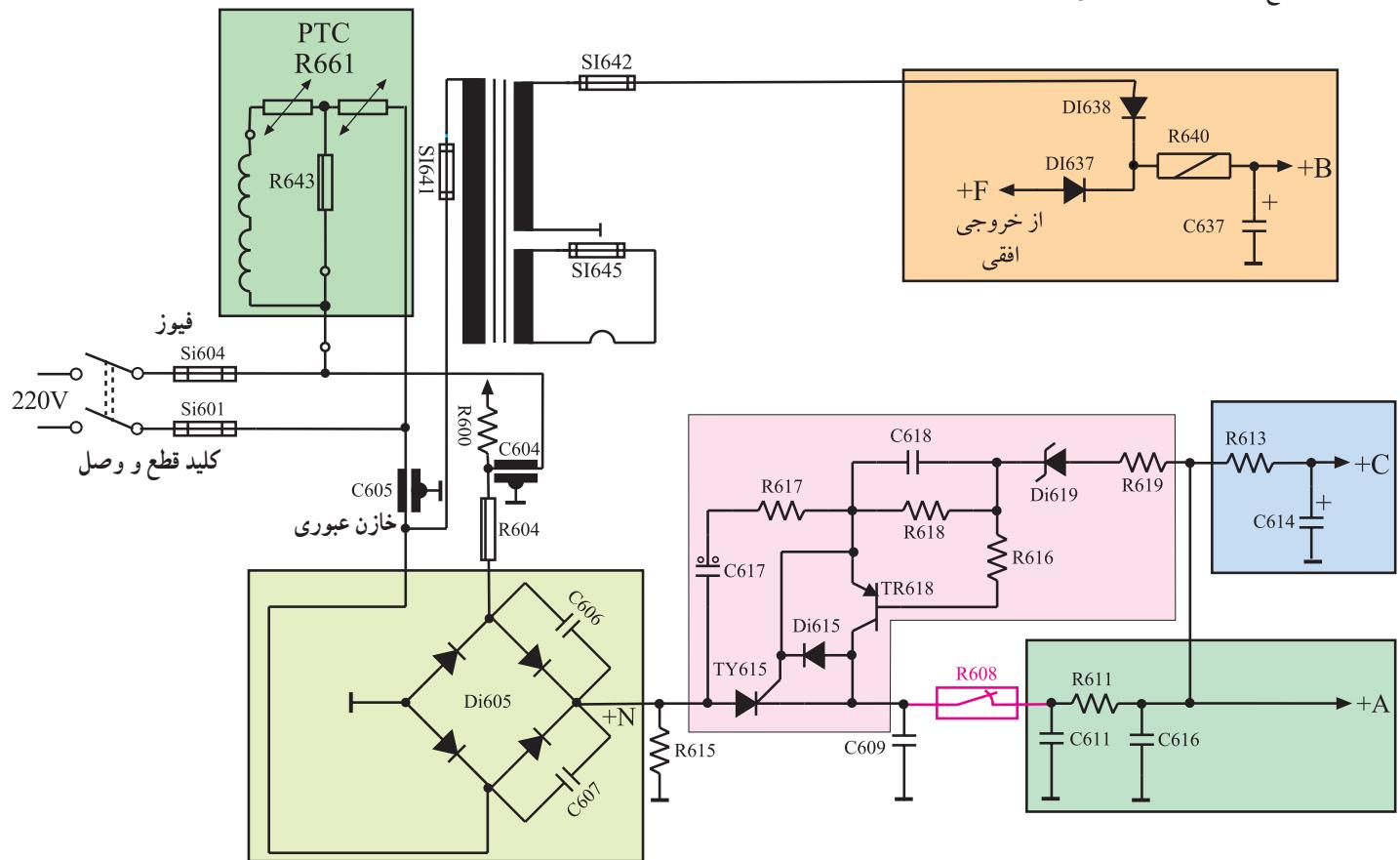

شکل ۱-۱۲—مدار بخشی از منبع تغذیه شاسی که از مدل‌های قدیمی تلویزیون رنگی است

توجه: در روی نقشه مدار این تلویزیون قطعات بخش تغذیه با عدد ۶۰۰ شماره گذاری شده‌اند.

۱-۵-۱- برخی قطعات به کار رفته در مدار و مفهوم

علاجم روی آنها: در جدول ۱-۱ شمای فنی، علامت فنی، نام و مشخصات فنی قطعه آمده است.

جدول ۱-۱- مشخصات قطعات مدار منبع تغذیه تلویزیون

شمای مدار قطعه	علامت فنی	نام قطعه	مشخصات فنی
		کلید	کلید ON-Off با دو کنکات هم محور
	SI	فیوز	۴ آمپر شیشه‌ای
	C	خازن	خازن عبوری تغذیه (feed through)
	C	خازن	خازن الکتروولیتی
	C	خازن	خازن سرامیک با ولتاژ کار کمتر از ۲۵° ولت
	C	خازن	خازن سرامیک با ولتاژ کار ۲۵° ولت
	C	خازن	خازن سرامیک با ولتاژ کار ۲۵° ولت
	C	خازن	خازن کاغذی با ولتاژ کار کمتر از ۲۵° ولت
	C	خازن	خازن کاغذی با ولتاژ کار ۲۵° ولت
	C	خازن	خازن کاغذی با ولتاژ کار ۴۰° ولت
	R	مقاومت	مقاومت با توان $\frac{1}{8}$ وات
	R	مقاومت	مقاومت با توان $\frac{1}{3}$ وات
	R	مقاومت	مقاومت با توان $\frac{1}{2}$ وات
	R	مقاومت	مقاومت با توان یک وات
	R	مقاومت	مقاومت غیرقابل اشتعال
	R	مقاومت	مقاومت سیمی
	R	مقاومت	مقاومت فیوزی

نکته مهم: توجه داشته باشید به


دلیل استفاده از نقشه اصلی تلویزیون، علاجم نشان داده شده مربوط به استانداردهای قدیمی می‌باشد. به علت از دور خارج شدن این شناسی، نقشه آن براساس استانداردهای جدید مانند IEC ترسیم نشده است. به طور کلی در نقشه‌های تلویزیون و دستگاه‌های صوتی و تصویری معمولاً تعدادی قطعه وجود دارد که علاجم آن توسط کارخانه تعریف می‌شود، به همین جهت ممکن است در نقشه‌های جدید نیز تعدادی علاجم قدیمی وجود داشته باشد.

تمرین ۱: برای آشنایی با علائم


نقشه، علائم موجود در جدول را با نقشه شکل ۱-۱۲ تطبیق دهید و سعی کنید آنها را به خاطر بسپارید.

تمرین عملی ۱: در صورت موجود


بودن شناسی ۶۲۰°، قطعات روی نقشه را روی شناسی تلویزیون شناسایی کنید و شکل ظاهری آنها را به خاطر بسپارید.

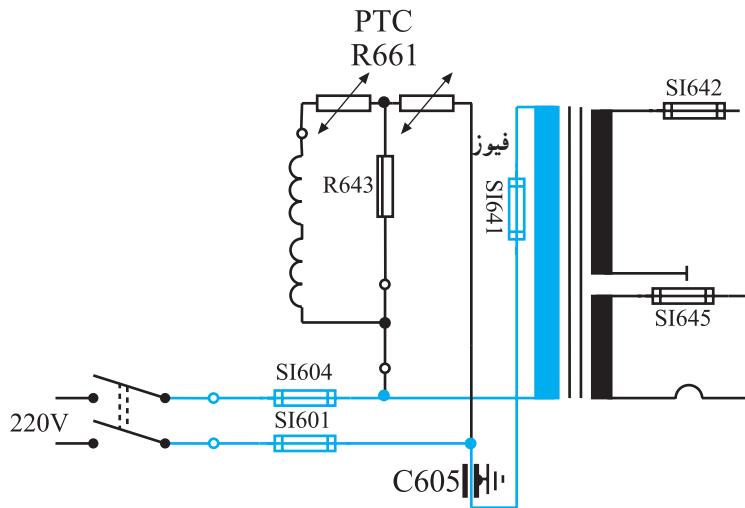


شکل ۱-۱۳- مدار تهیه و لتاژ فیلامان

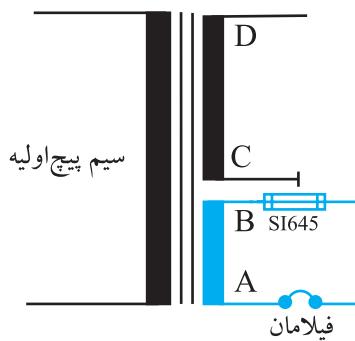

شکل ۱-۱۴- اولیه و ثانویه ترانسفورماتور

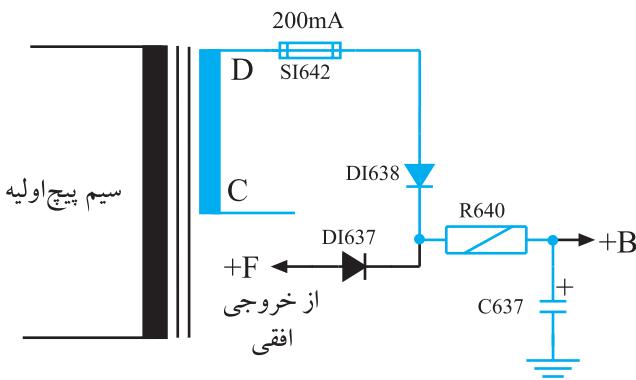

شکل ۱-۱۵- مدار تهیه و لتاژ +B

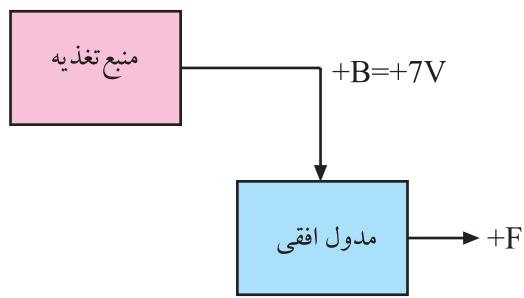


شکل ۱-۱۶- نقشه بلوکی تغذیه +B

۱-۵-۲- تهیه و لتاژ فیلامان: با وصل شدن کلید ON-Off، انشعابی از برق شهر از طریق فیوز SI641 به دو سر سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور تغذیه وصل می شود (شکل ۱-۱۳).

۱-۱۴- ثانویه ترانسفورماتور دارای چهار سر مطابق شکل ۱-۱۴ است. از دو سر AB ثانویه ترانسفورماتور، لتاژ ۶/۳ ولت برای فیلامان لامپ تصویر دریافت می شود. فیوز SI645 با جریان نامی ۱/۶ آمپر برای حفاظت از فیلامان به کار رفته است.


۱-۵-۳- تهیه و لتاژ +B : ولتاژ +B که برای تغذیه در مدار افقی به کار می رود از دو سر CD ثانویه ترانسفورماتور تهیه می شود. شکل ۱-۱۵ مدار تهیه و لتاژ +B را نشان می دهد.

در این مدار دیود DI638 ولتاژ متناوب را یکسو می کند. خازن C637 ولتاژ یکسو شده را صاف می نماید. ولتاژ تهیه شده +B است. ولتاژ +B حدود ۷ ولت بوده و مطابق نقشه بلوکی شکل ۱-۱۶ طبقه افقی را راه اندازی می کند.

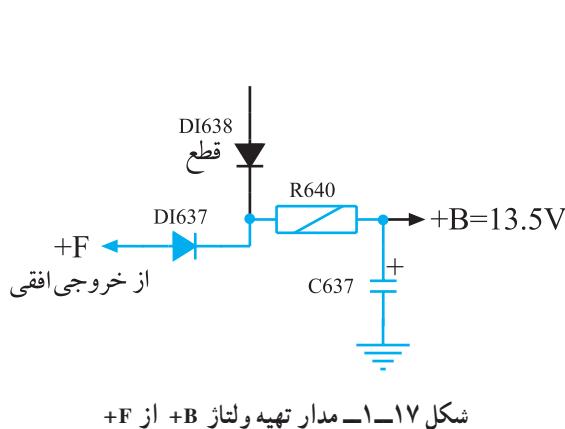


شکل ۱-۱۷- مدار تهیه ولتاژ +B از +F

بعد از راه اندازی طبقه افقی در خروجی آن ولتاژ +F به وجود می آید و ولتاژ +F از دیود یکسوساز D_I۶۳۷ عبور نموده و در دو سر خازن C۶۳۷ ولتاژی حدود ۱۳/۵ ولتاژ ایجاد می کند، این ولتاژ را ولتاژ دائم +B می نامند. هنگامی که ولتاژ +F به وجود می آید دیود D_I۶۳۸ در بایاس معکوس قرار می گیرد و قطع می شود. بنابراین بعد از راه اندازی افقی، دیگر ولتاژی از ثانویه ترانسفورماتور دریافت نمی شود. شکل ۱-۱۷ مدار تهیه ولتاژ دائم +B را با استفاده از ولتاژ +F که از طبقه افقی دریافت می شود، نشان می دهد.

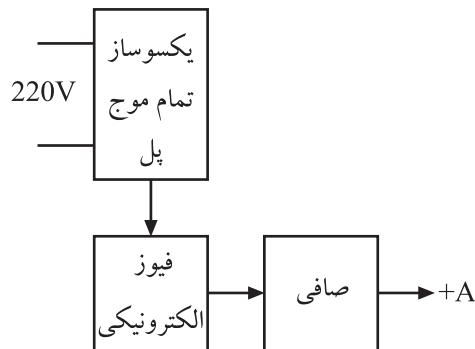

شکل ۱-۱۸- نقشه بلوکی تهیه ولتاژ +A


۴-۱-۵-۱- مدار تهیه ولتاژ +A : ولتاژ +A برای تعذیه قسمت خروجی افقی و مدار ثبیت کننده ولتاژ خیلی زیاد (HV) به کار می رود. نقشه بلوکی تهیه ولتاژ +A را در شکل ۱-۱۸ مشاهده می کنید.

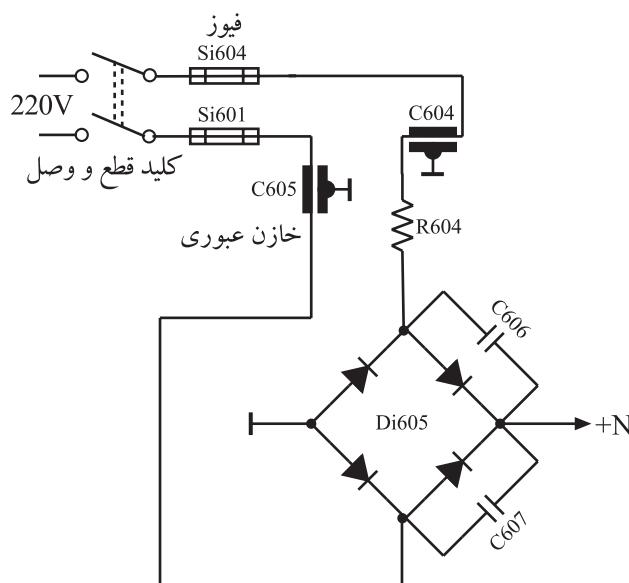


شکل ۱-۱۹- مدار تهیه ولتاژ +N

انشعابی از برق شهر مطابق شکل ۱-۱۹ توسط دیودهای یکسوساز پُل، یکسو می شود تا ولتاژ +N را که برابر با ۳۰۵ ولت است تولید کند. از ولتاژ +N به طور مستقیم استفاده نمی شود. ولتاژی یکسو شده بدون صاف شدن است.


ولتاژ $N +$ پس از عبور از SCR مربوط به فیوز الکترونیکی و صاف شدن توسط خازن‌های صافی، از مقاومت $R_{608} = 8\Omega$ می‌گذرد و ولتاژ $+A = 28V$ را فراهم می‌کند. شکل ۱-۲۰ مدار تهیه ولتاژ $+A$ را نشان می‌دهد.

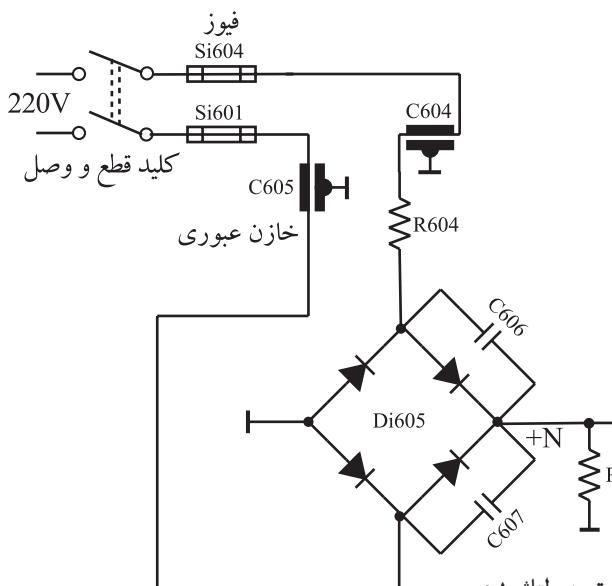


شکل ۱-۲۰ مدار تهیه ولتاژ $+A$

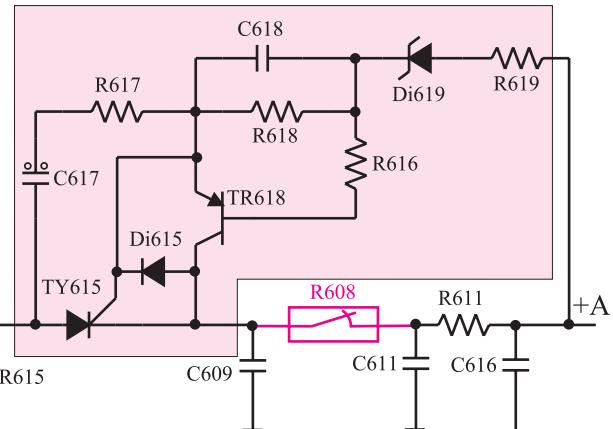

۱-۵-۵ فیوز الکترونیکی: همان‌طور که مشاهده می‌کنید در مسیر ولتاژ $A +$ کلید خودکاری به نام فیوز الکترونیکی وجود دارد که در حالت عادی وصل است و مانند یک سیم اتصال کوتاه عمل می‌کند. شکل ۱-۲۱ مدار فیوز الکترونیکی را نشان می‌دهد. اگر مصرف‌کننده‌های ولتاژ $A +$ جریانی بیشتر از حد نرمال بکشند فیوز الکترونیکی مدتی قطع و وصل می‌کند و در صورت برطرف نشدن عیب، مقاومت فیوزی $R_{608} = 8\Omega$ می‌سوزد و ولتاژ $A +$ را قطع می‌کند.

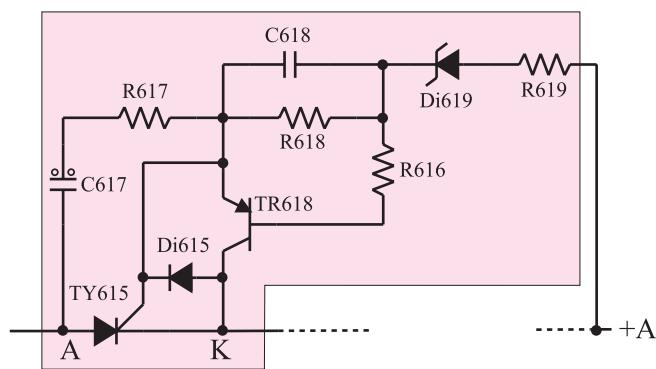


شکل ۱-۲۱ مدار فیوز الکترونیکی

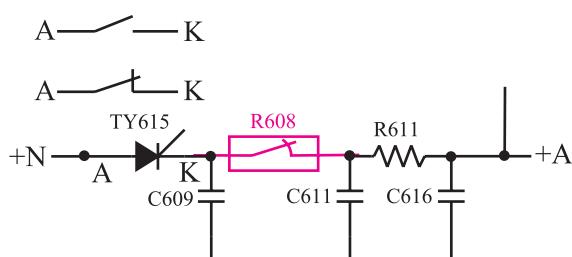


شکل ۱-۲۲ مانند کلید قطع و وصل عمل می‌کند.

۱-۲۲ مقاومت فیوزی $R_{608} = 8\Omega$ و آند و کاتد تریستور را که مانند کلید قطع و وصل عمل می‌کند نشان می‌دهد.

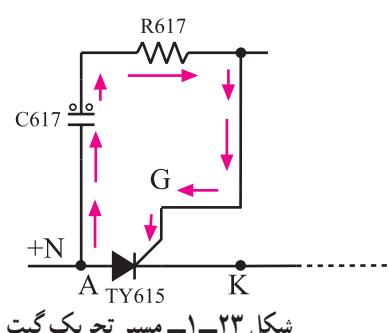


شکل ۱-۲۳ مسیر تحریک گیت


۶-۱-۵ طرز کار فیوز الکترونیکی: در ابتداء ولتاژ $N +$ از طریق C_{617} و R_{617} به گیت تریستور $TY615$ اعمال می‌شود و گیت تریستور را تحریک می‌کند. در این شرایط تریستور وصل می‌شود و بین آند و کاتد آن اتصال کوتاه رخ می‌دهد. شکل ۱-۲۳ مسیر تحریک گیت را نشان می‌دهد. با هادی شدن تریستور مسیر بین آند و کاتد مانند یک سیم اتصال کوتاه عمل می‌کند، و

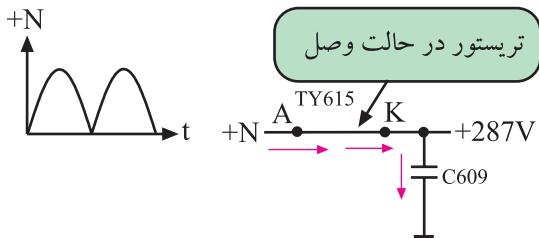


شکل ۱-۲۴- ولتاژ N + خازن C۶۰۹ را شارژ می‌نماید.

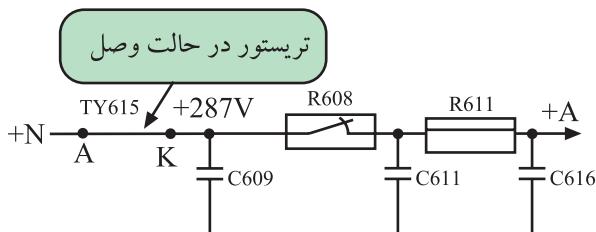


شکل ۱-۲۵- مدار تهیه ولتاژ +A

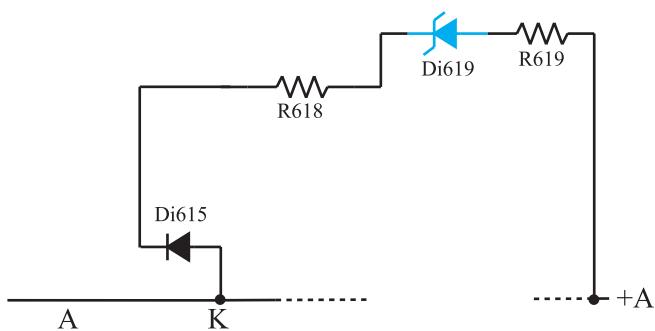

شکل ۱-۲۶- مسیر ولتاژ آند و کاتد دیود زنر

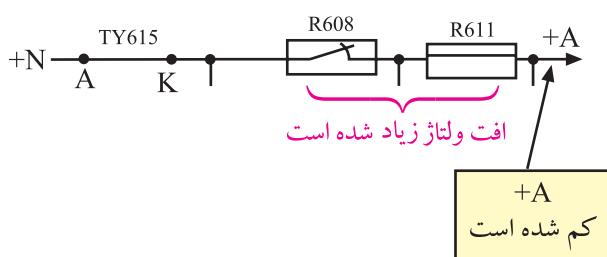

شکل ۱-۲۷- افزایش افت ولتاژ در مقاومت‌ها سبب کاهش ولتاژ +A می‌شود.

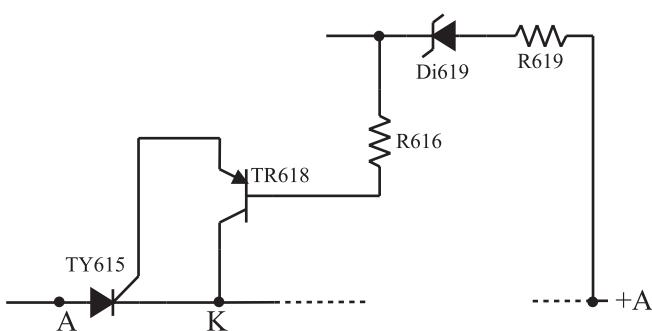


شکل ۱-۲۸- وضع قرار گرفتن تریستور و ترانزیستور

ولتاژ N + خازن C۶۰۹ را به اندازه ۲۸۷ ولت شارژ می‌کند.
شکل ۱-۲۴ مدار معادل SCR و خازن C۶۰۹ را در این شرایط نشان می‌دهد.

در هنگامی که تلویزیون روشن است و به صورت عادی کار می‌کند روی R۶۱۱ و R۶۰۸ حدود ۷ ولت افت ولتاژ ایجاد می‌شود و ولتاژ +A به ۲۸° ولت می‌رسد. شکل ۱-۲۵ مدار تهیه ولتاژ +A را نشان می‌دهد. انسعابی از ولتاژ +A طبق شکل ۱-۲۶ روی آند دیود زنر DI۶۱۹ قرار می‌گیرد. کاتد دیود زنر حدود ۲۸۷ ولت ولتاژ دارد لذا در حالت عادی دیود زنر DI۶۱۹ قطع است.


در شکل ۱-۲۶ مسیر ولتاژ آند و کاتد دیود زنر را ملاحظه می‌کنید. اگر جریان مصرف کننده زیاد شود و به دو برابر مقدار خود برسد، افت ولتاژ دو سر مقاومت R۶۰۸ و R۶۱۱ افزایش می‌یابد و ولتاژ +A را کاهش می‌دهد. شکل ۱-۲۷ کاهش ولتاژ +A را نشان می‌دهد. کاهش ولتاژ +A ولتاژ آند دیود زنر D۶۱۹ را کم می‌کند و دیود زنر D۱۶۱۹ هادی می‌شود.

با هادی شدن دیود زنر، ولتاژ بیس ترانزیستور TR۶۱۸ طبق شکل ۱-۲۸ پایین می‌آید و ترانزیستور را به حالت وصل و اشباع می‌برد. از طرفی چون کلکتور امیتر ترانزیستور با گیت و کاتد تریستور موازی است با اشباع شدن ترانزیستور، گیت و کاتد تریستور به هم وصل می‌شود و تریستور را قطع می‌کند. با قطع شدن تریستور ولتاژ +A قطع می‌شود.

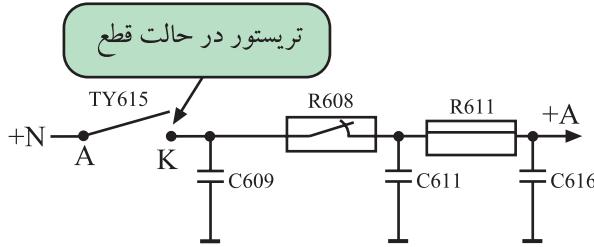


شکل ۱-۲۹ - قطع شدن تریستور ولتاژ +A را قطع می کند.

شکل ۱-۲۹ تریستور را در حالت قطع نشان می دهد. با قطع تریستور، خازن C618 شروع به تخلیه می کند. مدت زمان دشارژ خازن ۱۲۰ میلی ثانیه بیشتر طول نمی کشد.

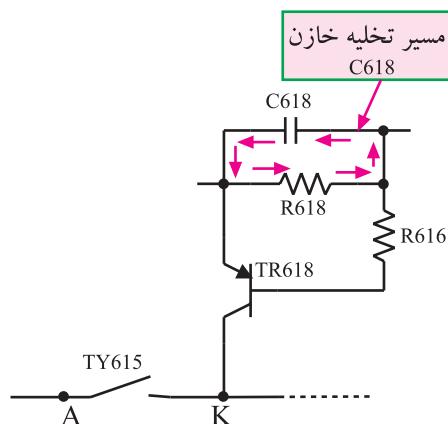


شکل ۱-۳۰ - مسیر تخلیه C618

شکل ۱-۳۰ مسیر تخلیه خازن C618 را نشان می دهد. با تخلیه خازن C618 دیود زنر قطع می شود و ترانزیستور TR618 را نیز از حالت هدایت به حالت قطع می برد. با قطع شدن ترانزیستور، مجدداً گیت تریستور تحریک شده و تریستور وصل می کند و درنهایت ولتاژ +A برقرار می شود.

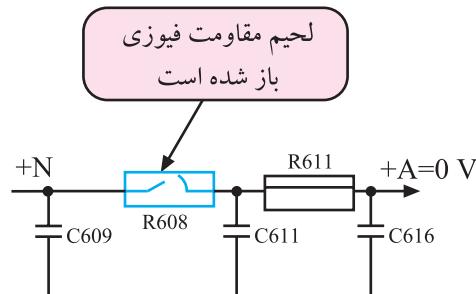

شکل ۱-۳۱ - مقاومت R608 باز شده است

اگر کشیدن جریان اضافی از ولتاژ + ادامه یابد، عمل قطع و وصل تریستور آنقدر تکرار می شود تا لحیم مقاومت فیوزی R608 باز شود. از شروع قطع و وصل فیوز الکترونیک تا باز شدن لحیم مقاومت فیوزی، حدوداً یک دقیقه طول می کشد. شکل ۱-۳۱ معادل مقاومت R608 که لحیم آن باز شده است را نشان می دهد.

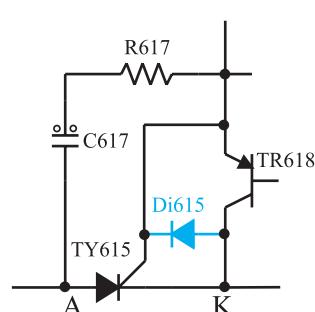

شکل ۱-۳۲ - دیود محافظ ترانزیستور

دیود D_I619 از اعمال ولتاژ منفی به امیتر - کلکتور TR618 جلوگیری می کند. در شکل ۱-۳۲ این دیود را مشاهده می کنید.

۶-۱- اصول کار منابع تغذیه کلیدی^۱


اگر منبع تغذیه خطی و کلیدی را با یک نگاه از نظر کاربردی، به عنوان یک بلوک در نظر بگیریم، در ظاهر تفاوتی بین آن‌ها وجود ندارد. شکل ۱-۳۳ و ۱-۳۴ نقشه‌بلوکی این دو منبع تغذیه را نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود ورودی و خروجی‌های این دو منبع تغذیه تفاوتی با هم ندارند اما اگر به مشخصات مدار داخلی این دو منبع توجه کنیم در می‌بایس که منبع تغذیه کلیدی




شکل ۱-۳۳- نقشه‌بلوکی منبع تغذیه خطی




شکل ۱-۳۴- نقشه‌بلوکی منبع تغذیه کلیدی

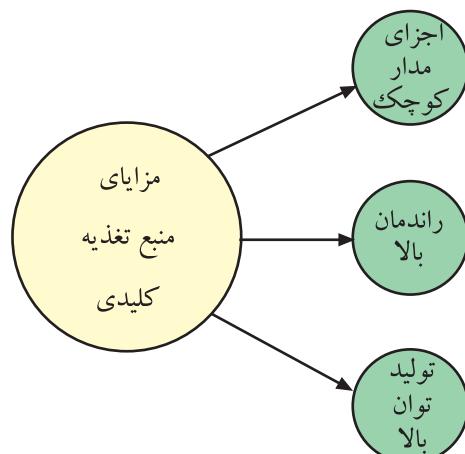

شکل ۱-۳۵- مزایای منبع تغذیه کلیدی

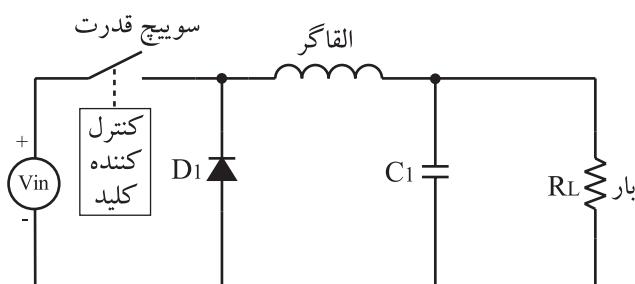

شکل ۱-۳۶- مدار کلی منابع تغذیه سوییچینگ پیشرو

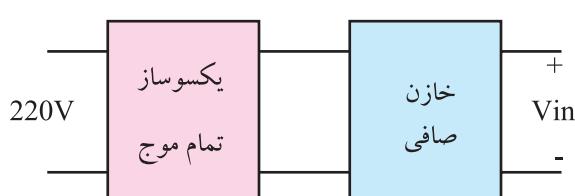

شکل ۱-۳۷- تهیه ولتاژ DC توسط برق شهر

دارای راندمانی به مراتب بیشتر از منبع تغذیه خطی است. ضمن این که این منابع قادر به تولید توان خیلی بالا هستند و اجزای مدار آن‌ها به مراتب از منابع تغذیه خطی کوچک‌تر است. شکل ۱-۳۵ مزایای منابع تغذیه کلیدی را نشان می‌دهد.

امروزه در اغلب دستگاه‌های الکترونیکی از منابع تغذیه سوییچینگ (کلیدی) استفاده می‌کنند. منابع تغذیه سوییچینگ به دو نوع کلی تقسیم می‌شوند :

۶-۱-۱- منبع تغذیه سوییچینگ پیشرو^۲ : در شکل

۱-۳۶ آرایش کلی این نوع منابع تغذیه نشان داده شده است. اکنون به شرح اجزای مدار می‌پردازیم.

● ولتاژ مستقیم (DC) است که معمولاً از برق شهر تهیه می‌شود. در شکل ۱-۳۷ نقشه‌بلوکی بلوکی تهیه Vin را ملاحظه می‌کنید.




شکل ۱-۳۸- ترانزیستور قدرت

● **کلید الکترونیکی قدرت:** ترانزیستوری به عنوان سویچ قدرت مانند کلیدی عمل می‌کند و در هنگام وصل ولتاژ ورودی V_{in} را به مدار اصلی می‌رساند. این کلید در هنگام قطع، V_{in} را از مدار اصلی قطع می‌کند.




شکل ۱-۳۹- MOSFET قدرت

سویچ قدرت می‌تواند یک ترانزیستور معمولی قدرت یا یک MOSFET قدرت باشد. شکل ۱-۳۸ نمونه‌ای از ترانزیستور قدرت و شکل ۱-۳۹ یک نوع MOSFET قدرت را نشان می‌دهد.

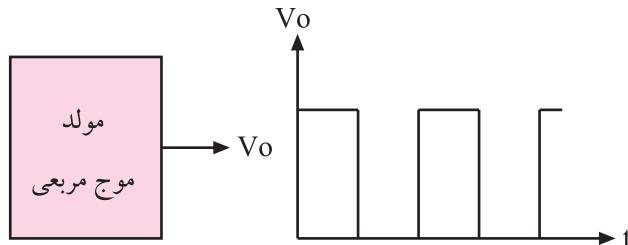


شکل ۱-۴۰- نمای بلوکی مولد موج مربعی

● **کنترل کننده کلید:** کلید قدرت بوسیله یک موج مربعی کنترل می‌شود. برای این منظور توسط نوسان‌ساز موج مربعی مطابق شکل ۱-۴۰ پالس‌های مربعی تولید می‌شود. این پالس‌ها بیس ترانزیستور قدرت یا گیت MOSFET قدرت را بایاس می‌کند.

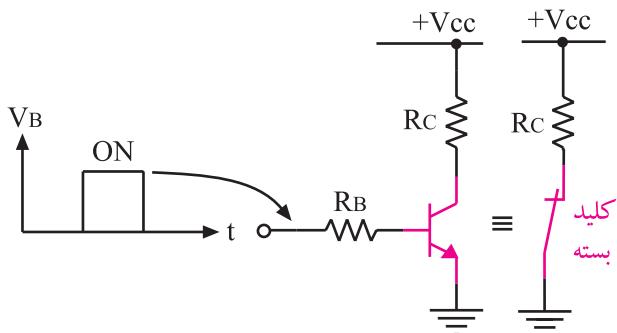


شکل ۱-۴۱- ترانزیستور به عنوان کلید بسته

چنان‌چه به بیس یک ترانزیستور NPN، پالس مشتبه اعمال شود وقتی ولتاژ بیس در تراز ولتاژ بالا قرار می‌گیرد در دامنه مثبت پالس، ترانزیستور هادی شده و به اشباع می‌رود و در این حالت ترانزیستور مانند یک کلید بسته عمل می‌کند. شکل ۱-۴۱ ترانزیستور را در حالتی که به صورت یک کلید بسته عمل می‌کند نشان می‌دهد.

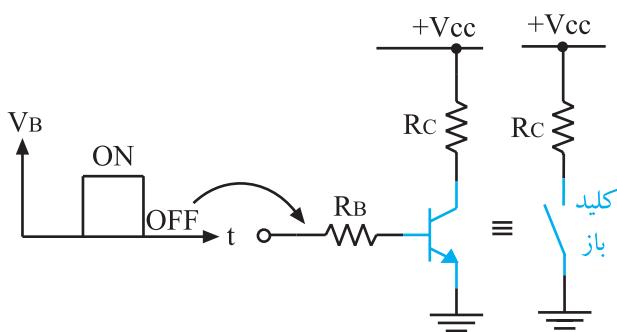


شکل ۱-۴۲- ترانزیستور به عنوان کلید باز


وقتی ولتاژ بیس در تراز پایین (سطح صفر) قرار می‌گیرد ترانزیستور مانند یک کلید باز عمل می‌کند. شکل ۱-۴۲ ترانزیستور را به عنوان یک کلید باز نشان می‌دهد.

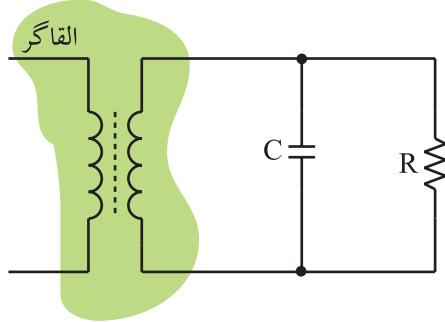


شکل ۱-۴۳— ترانسفورماتور و ثانویه آن به عنوان القاگر

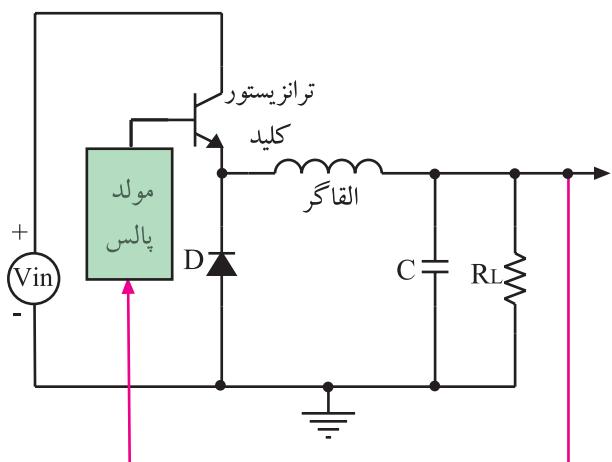

شکل ۱-۴۴— مدار منبع تغذیه با کلید الکترونیکی ترازیستوری

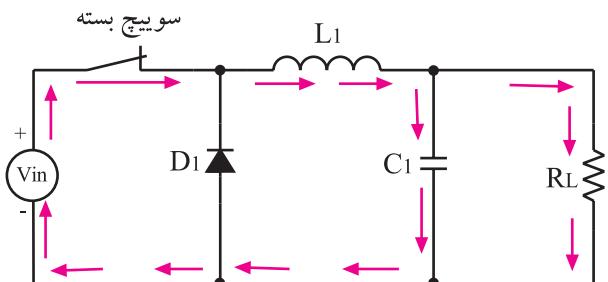

شکل ۱-۴۵— ترازیستور سوییچ وصل است

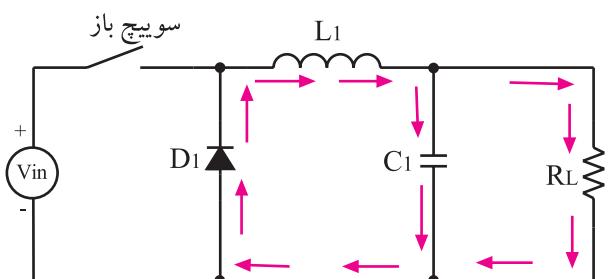

شکل ۱-۴۶— مسیر جریان به هنگام سوییچ باز

● **القاگر:** القاگر یک سیم پیچ یا ترانسفورماتور است که از آن به عنوان یک عنصر ذخیره انرژی استفاده می شود. در ترانسفورماتور، سیم پیچ اولیه به عنوان القاگر و سیم پیچ ثانویه به عنوان صافی عمل می کند و به بار وصل می شود. شکل ۱-۴۳ ترانسفورماتور و ثانویه آن را نشان می دهد.


۱-۶-۲ مدار منبع تغذیه با استفاده از ترازیستور به عنوان کلید: شکل ۱-۴۴ مدار منبع تغذیه کلیدزنی از نوع پیشرو را نشان می دهد. در این شکل ترازیستور مربوط به کلید الکترونیکی رسم شده است.

توجه: در این مدارها ترازیستور به عنوان کلید الکترونیکی است که از این به بعد آن را ترازیستور کلید می نامیم.

۱-۶-۳ طرز کار مدار: مراحل کار مدار شکل ۱-۴۴ در دو حالت مورد بررسی قرار می گیرد.

● **حالت اول— ترازیستور کلید وصل است:** هنگامی که پالس در تراز بالا قرار دارد ترازیستور کلید به حالت وصل و اشباع می رود، به عبارت دیگر به عنوان سوییچ بسته عمل می کند. در این حالت مطابق شکل ۱-۴۵ جریان مسیر خود را از طریق منبع و سوییچ، القاگر و صافی می بندد و القاگر انرژی را از منبع Vin دریافت می کند و به فیلتر و بار می رساند.

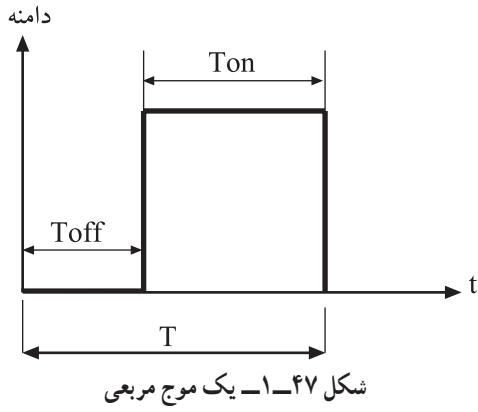● **حالت دوم— ترازیستور کلید قطع است:** هنگامی که پالس در تراز پایین قرار می گیرد ترازیستور قطع می شود یعنی سوییچ باز است. در این حالت انرژی ذخیره شده در القاگر از طریق دیود، جریان بار را تأمین می کند. شکل ۱-۴۶ مسیر جریان را در بار در حالت باز بودن سوییچ نشان می دهد.



۱-۶-۴- چرخه کار^۱: زمان تناوب (T) در یک موج


مربعی به دو قسمت مجزا تقسیم می شود :

زمانی که دامنه پالس صفر است زمان را با (T_{off}) نشان می دهد.

زمانی که دامنه پالس مقدار معینی دارد آن را زمان T_{ON} می نامند. شکل ۱-۴۷ موج مربعی و زمان وصل و قطع آن را نشان می دهد.

نسبت زمان وصل (T_{ON}) به دورهی تناوب (T) را چرخه کار می نامند و آن را با D نشان می دهد.

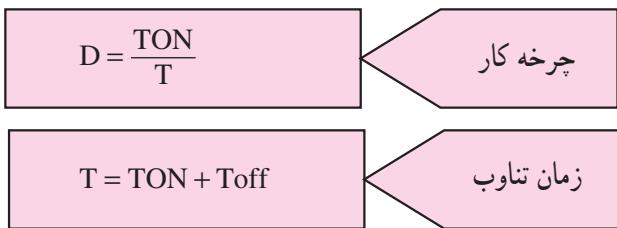چون مقدار T_{ON} از T بزرگتر است D همواره کوچکتر از یک می شود.




$\text{زمان وصل بودن کلید الکترونیکی} \times (\text{ولتاژ ورودی}) = \text{ولتاژ خروجی}$ زمان یک سیکل کامل $V_o = V_{in} \times \frac{T_{ON}}{T} = V_{in} \times D$	(رابطه ۱)
---	-----------


۱-۶-۵- مقدار ولتاژ خروجی: با دردست داشتن

مقدار ولتاژ ورودی و T_{ON} همواره می توان مقدار ولتاژ خروجی را از رابطه (۱) بدست آورد. مشاهده می شود ولتاژ خروجی به V_{in} و چرخه کار (D) بستگی دارد.

مقدار V_o می تواند بین صفر تا V_{in} تغییر کند.

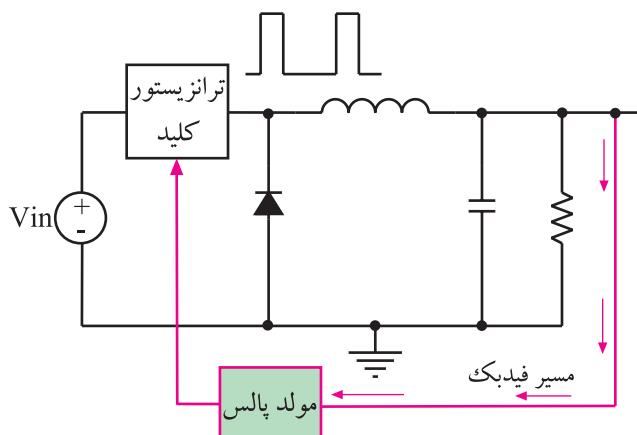


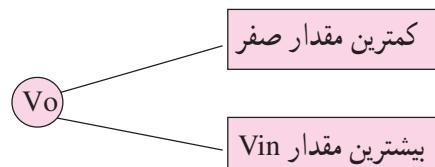شکل ۱-۴۸- فیدبک سبب کم شدن عرض پالس می شود




۱-۶-۶- تثبیت ولتاژ خروجی: اگر ولتاژ خروجی


به هر دلیلی تغییر کند، چرخه کار (D) تغییر می یابد، تغییر چرخه کار، V_o را تغییر داده و آن را تثبیت می کند. به عنوان مثال اگر V_o افزایش یابد، ولتاژی که از خروجی به مولد پالس فیدبک شده است، تغییر می کند و سبب باریک شدن عرض پالس می شود. در این شرایط چرخه کار کم می شود و V_o را کاهش می دهد. در شکل ۱-۴۸ مسیر فیدبک و پالس با عرض کم را مشاهده می کنید.

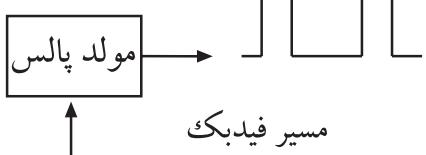


شکل ۱-۴۹- تولید نوسان با عرض پالس کم

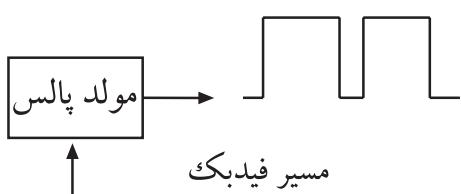


شکل ۱-۵۰- تولید نوسان با عرض پالس زیاد

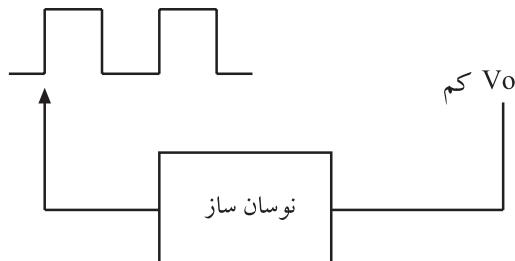


شکل ۱-۵۱- V_o کم، پهنهای پالس زیاد است

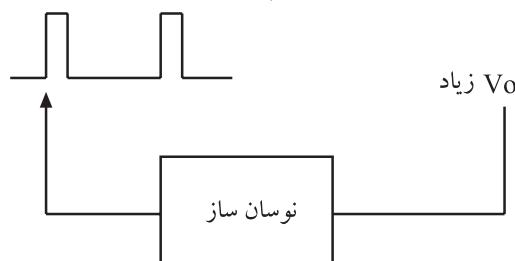

شکل ۱-۵۲- V_o زیاد، پهنهای پالس کم است

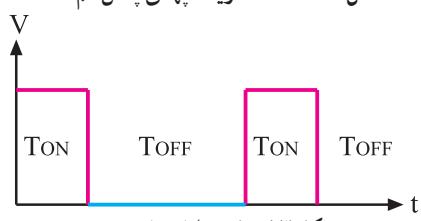

شکل ۱-۵۳- ولتاژ خازن و V_o

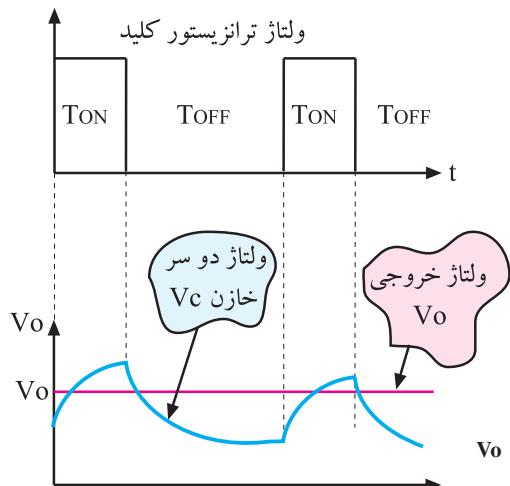


شکل ۱-۵۴- ولتاژ خازن و V_o

بنابراین در منبع تغذیه سوییچینگ، ثابت ولتاژ خروجی توسط مدار تغییردهنده عرض پالس^۱ (PWM) انجام می‌شود. برای این منظور نوسان‌ساز طوری انتخاب می‌شود که عرض پالس تولید شده توسط آن تغییر کند. شکل‌های ۱-۴۹ و ۱-۵۰ پالس‌های تولید شده توسط نوسان‌ساز را با عرض‌های متفاوت نشان می‌دهد.


اگر نوسان‌سازی بتواند مستقیماً توسط ولتاژ معینی پالس‌هایی با عرض متفاوت تولید کند به آن نوسان‌ساز PWM گویند. شکل ۱-۵۱ و شکل ۱-۵۲ پالس ایجاد شده توسط نوسان‌ساز را در حالت‌های V_o کم و V_o زیاد نشان می‌دهد.

در این روش وقتی V_o کم است D زیاد و وقتی V_o زیاد است D کم می‌شود. شکل ۱-۵۳ ولتاژ ترانزیستور کلید و شکل ۱-۵۴ ولتاژ دو سر خازن و V_o را نشان می‌دهد.

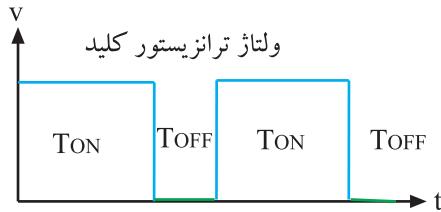


شکل ۱-۵۵ - سیکل کار زیاد است.

شکل ۱-۵۶ و ۱-۵۷ نشان می‌دهد اگر سیکل کار بیشتر باشد V_o نیز بیشتر می‌شود.

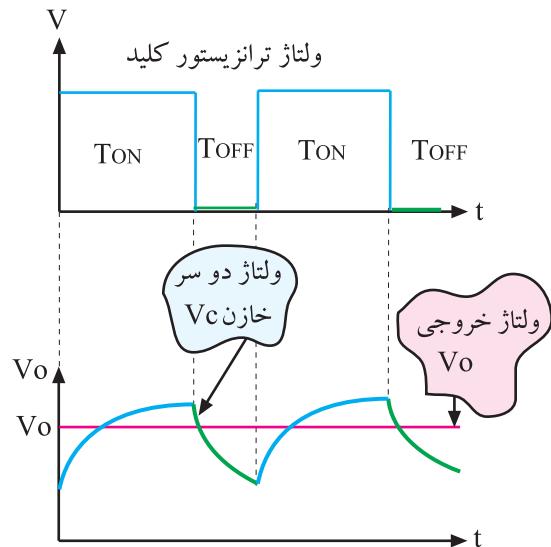


شکل ۱-۵۶ - با زیاد شدن سیکل کار V_o نیز زیاد شده است.

سیکل کار بیشتر و V_o نیز بیشتر است.

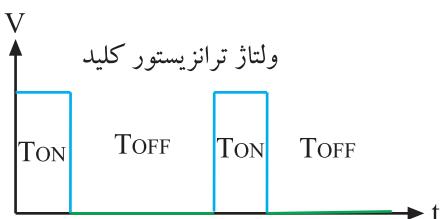


شکل ۱-۵۷ - سیکل کار کم است.

شکل های ۱-۵۷ و ۱-۵۸ نشان می‌دهد که اگر سیکل کار کمتر شود V_o نیز کم می‌شود.

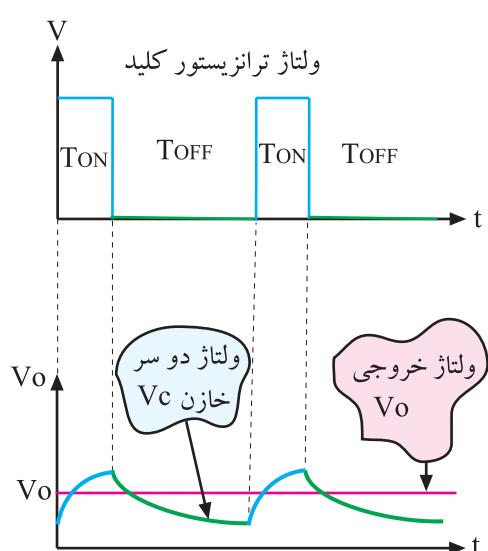


شکل ۱-۵۸ - با کم شدن سیکل کار V_o کاهش یافته است.


سیکل کار کمتر و V_o نیز کمتر است.

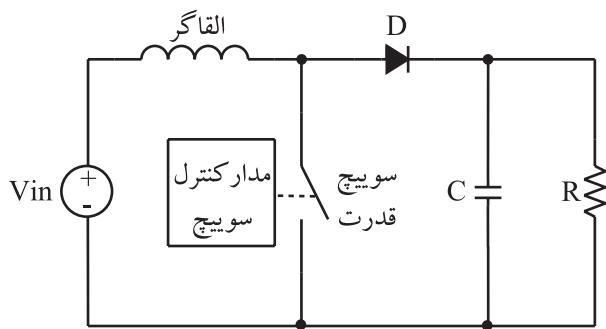

شکل ۱-۵۹ - مدار منبع تغذیه کلیدی از نوع فلای بک

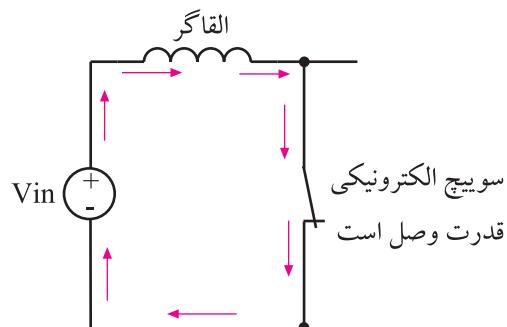

شکل ۱-۶۰ - مسیر جریان در القاگر در شرایطی که کلید بسته است

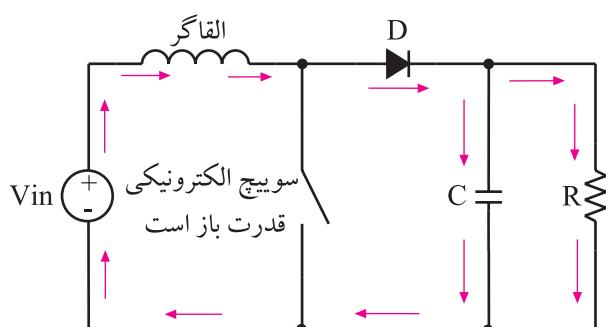

شکل ۱-۶۱ - سوییچ الکترونیکی قدرت باز، جریان از طریق انرژی ذخیره شده در سیم پیچ برقرار می شود.

۱-۶-۷ - تغذیه سوییچینگ از نوع فلای بک^۱

شکل ۱-۵۹ مدار این نوع منبع تغذیه کلیدی را نشان می دهد. در هنگام وصل کلید الکترونیکی، القاگر از طریق منبع تغذیه انرژی دریافت می کند.

شکل ۱-۶۰ مسیر برقراری جریان را در القاگر نشان می دهد. با قطع کلید الکترونیکی قدرت، انرژی القاگر از طریق دیود و منبع ولتاژ ورودی، در بار تخلیه می شود. شکل ۱-۶۱ مسیر برقراری جریان را در هنگام قطع کلید نشان می دهد.

$$V_{out} = V_{in} + V_{fblk}$$

$$V_{out} = V_{in} + V_{in} \times \frac{T_{on}}{T_{fblk}} \quad (2)$$

$$V_{out} = V_{in} (1 + \frac{T_{on}}{T_{fblk}})$$

۱-۶-۸ - ولتاژ خروجی: در این حالت ولتاژ خروجی

از رابطه (۲) به دست می آید.

برابر با تمام دوره‌ی کاری منهای T_{on} است. در

این نوع منابع تغذیه V_{out} می تواند از V_{in} بزرگتر شود.

تمام دوره کار یا سیکل کامل منهای T_{on} است و به آن زمان فلای بک گفته می شود.



^۱-Fly back فلای بک به معنی برگشتی با استفاده از انرژی ذخیره شده در سیم پیچ است.

۷-۱- اصول کار منبع تغذیه کلیدی تلویزیون گروندیک

منبع تغذیه کلیدی که مورد بررسی قرار می‌گیرد مربوط به تلویزیون گروندیک و شاسی cuc است. در شکل ۱-۶۲ مدار کامل این منبع تغذیه و برد قطعات و مدار چاپی آن رسم شده است.


توجه: در این کتاب به بررسی شاسی cuc تلویزیون گروندیک پرداخته‌ایم. مریبان و فراگیران می‌توانند در صورت در اختیار داشتن شاسی مدرن دیگر به تحلیل آن شاسی نیز پردازند.

تمرین ۲: قطعات موجود در این مدار را با جدول تطبیق دهید و نام کلیه قطعات و علامت‌های اختصاری هر یک را به خاطر بسپارید.

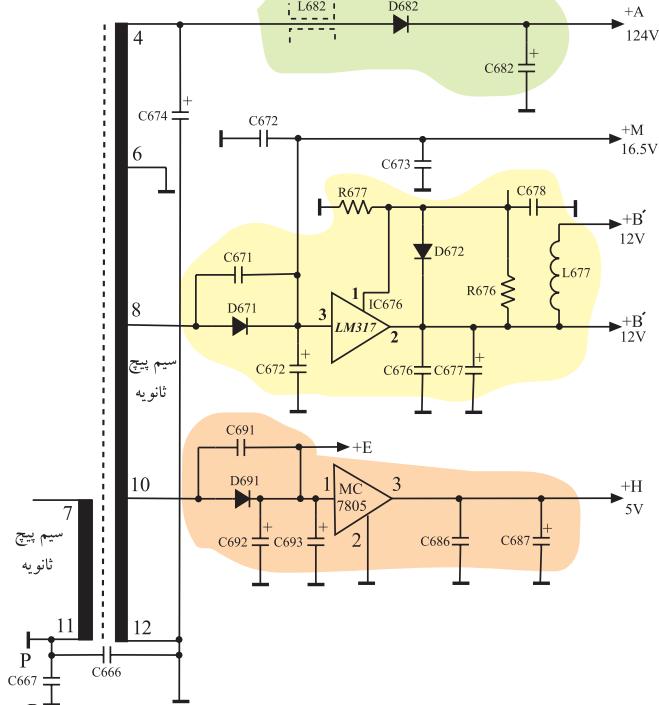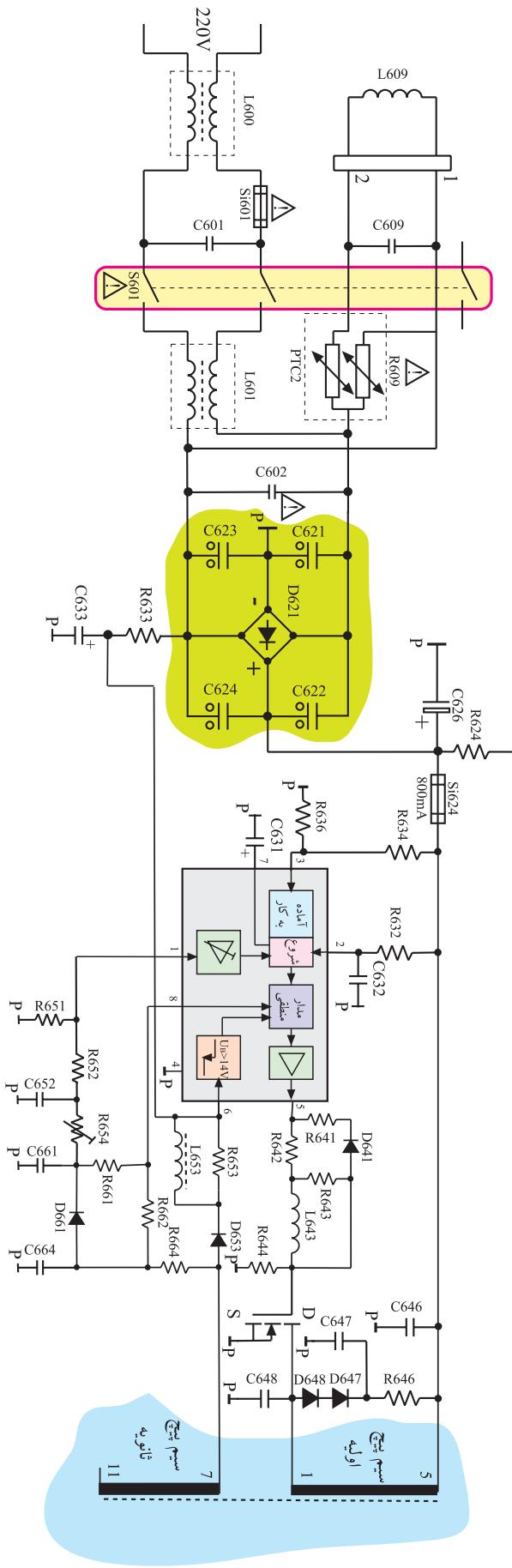

شکل ۱-۶۲- مدار کامل منبع تغذیه همراه با شکل قطعات و برد مدار چاپی آن


این مدار را می‌توان به صورت نقشه بلوکی شکل ۱-۶۳ نشان داد.

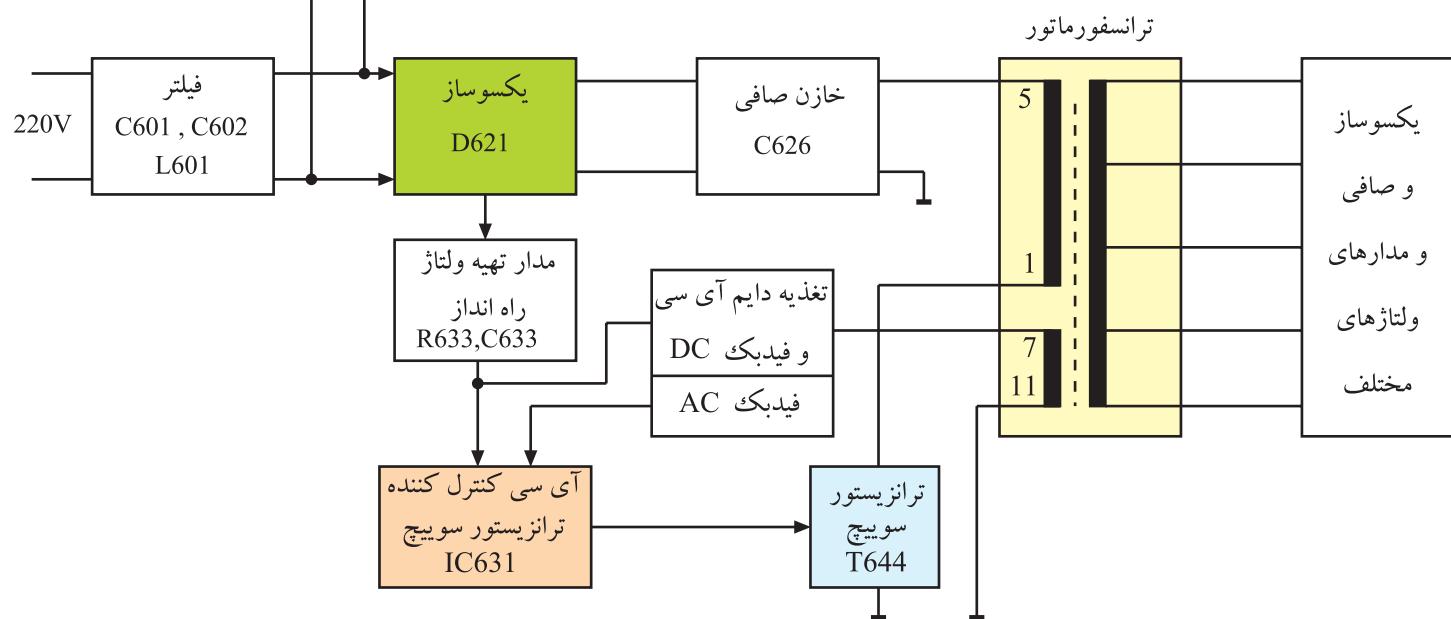

شکل ۱-۶۳ - نقشه بلوکی منبع تغذیه کلیدی تلویزیون cue



شکل ۱-۶۳ - الف - شاسی اصلی

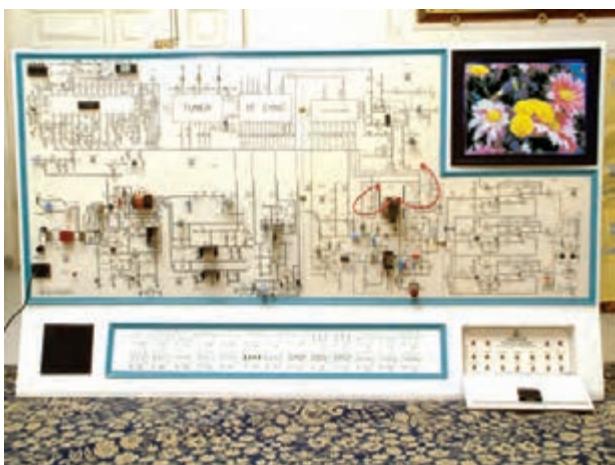


شکل ۱-۶۳ - ب - گسترده

تمرین ۳: نقشه بلوکی شکل ۱-۶۳ را مورد بررسی قرار دهید و ضمن مخاطر سپردن نام بلوک‌ها ارتباط آن‌ها را با یکدیگر کامل‌آید بگیرید. پس از این مرحله به ادامه بحث که تشریح مدار است، پردازید.

تمرین عملی ۲: به کمک مربی خود حدود بلوک‌ها را روی شاسی مشخص کنید و سعی کنید موقعیت مکانی بلوک‌ها را به مخاطر بسپارید. شکل‌های ۱-۶۳ الف و ب شاسی اصلی و قطعات روی گسترده را نشان می‌دهد.


تمرین عملی ۳: قطعات موجود در نقشه شکل ۱-۶۲ را روی شاسی شناسایی کنید. محل و شکل ظاهری آن‌ها را به مخاطر بسپارید.

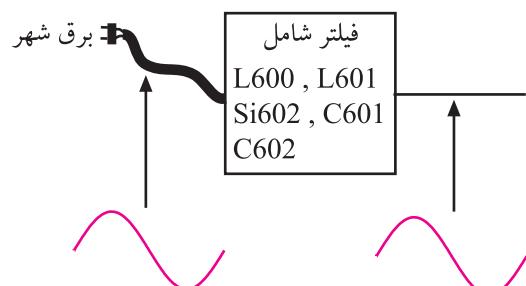

شکل ۱-۶۴—نمای بلوکی فیلتر ورودی و شکل ظاهری قطعات


۱-۷-۱—فیلتر ورودی: ولتاژ ۲۲۰ ولت برق شهر که دارای فرکانس ۵۰ هرتز است پس از عبور از سیم پیچ L_{600} ، از صافی پایین گذر نوع π که شامل قطعات L_{601} و C_{601} و C_{602} است می‌گذرد.

در مسیر جریان، فیوز SI_{601} با جریان نامی ۵/۲ آمپر قرار دارد. شکل ۱-۶۴ نقشه بلوکی و شکل ۱-۶۵ مدار این قسمت را نشان می‌دهد.

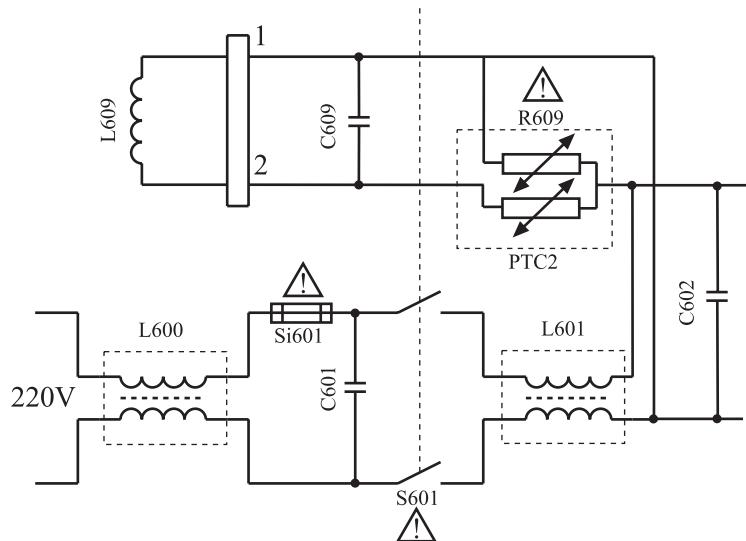


شکل ۱-۶۵—مدار فیلتر π در ورودی منبع تغذیه کلیدی تلویزیون **cuc**

تمرین عملی ۴: محل قطعات L_{600} , L_{601} , C_{601} و C_{602} را روی شاسی پیدا کنید.

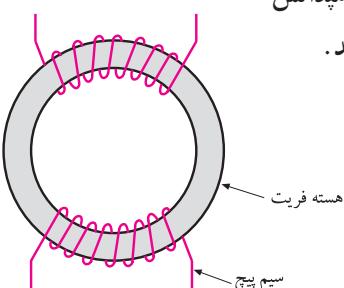


شکل ۱-۶۶—ساختمان شکل ۱-۶۰ و L_{601}

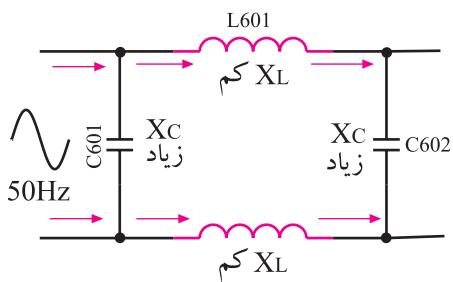

شکل ۱-۶۷—در فرکانس برق شهر X_L کم و X_C زیاد است


سیم پیچ‌های L_{600} و L_{601} دارای ساختمانی مطابق شکل ۱-۶۶ هستند. این سیم پیچ‌ها در فرکانس ۵۰ هرتز امپدانس کمی دارند و برق شهر را به راحتی از خود عبور می‌دهند.

شکل ۱-۶۷ نشان می‌دهد که در فرکانس کم، X_L کم و X_C زیاد است. برای فرکانس‌های بالای اسیلاتور تغذیه و نیز نوسان‌ها و پارازیت‌های ناخواسته برق شهر، امپدانس X_L زیاد و X_C کم می‌شود و در این شرایط سیم پیچ‌ها به همراه حاضرها

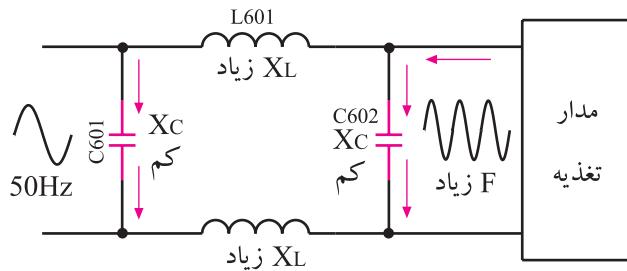


شکل ۱-۶۸—در فرکانس بالا X_L زیاد و X_C کم است

مانع عبور نوسان فرکانس بالای اسیلاتور تغذیه به شبکه برق شهر می‌شوند. همچنین پارازیت‌های شبکه برق شهر نیز به مدار منبع تغذیه راه نمی‌یابد. شکل ۱-۶۸ نشان می‌دهد که X_L در مقابل فرکانس‌های بالا، امپدانس زیاد و X_C امپدانس کم دارد.

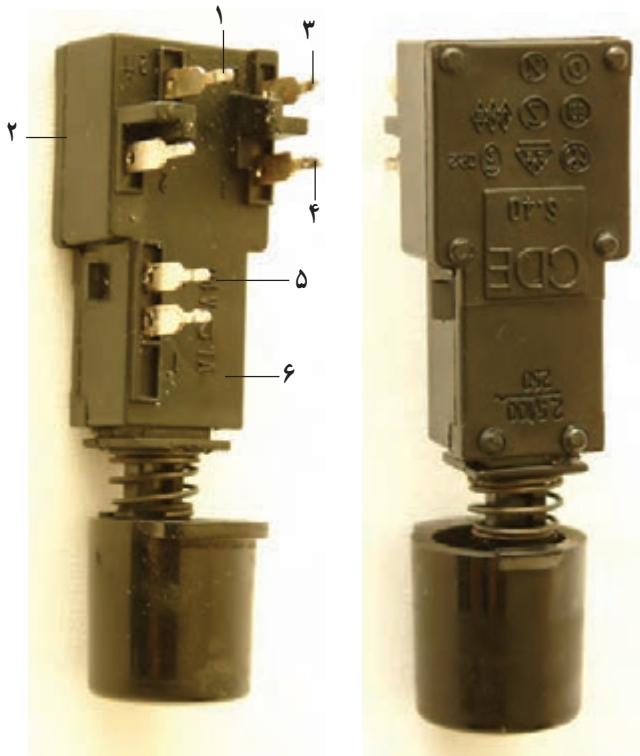

شکل ۱-۶۹—کلید ON-OFF

شکل ۱-۷۰—کلید قطع و وصل^۱: کلید قطع و وصل یا ON-OFF با شماره‌ی ۵۶۰۱ دارای سه کنتاکت است. شکل ۱-۶۹ این کلید و کنتاکت‌های آن را نشان می‌دهد. کنتاکت‌های شماره‌ی «۱» و «۲» و «۳» و «۴» فاز و نول برق شهر را قطع و وصل می‌کند.

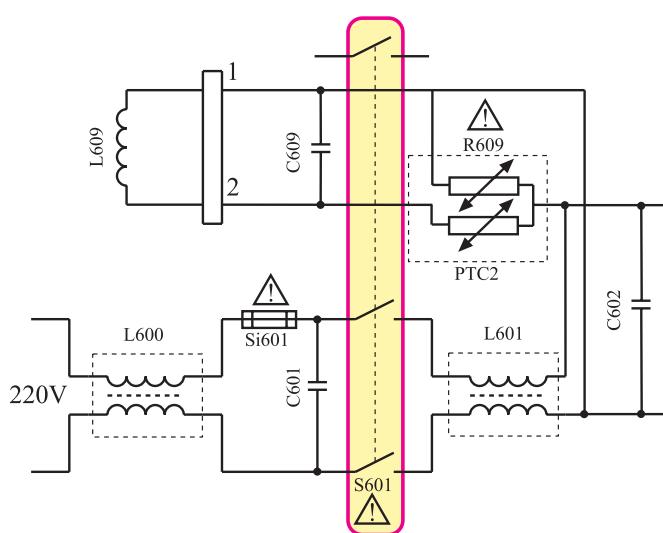

شکل ۱-۷۰—نقشه مدار کلید ON-OFF


دو کنتاکت شماره‌ی ۵ و ۶ کنتاکت تماس موقت^۲ نام دارد که جهت تنظیم مجدد^۳ آی‌سی‌پردازنده به کار می‌روند. این کنتاکت‌ها در بخش مربوط به آی‌سی‌پردازنده شرح داده خواهد شد. شکل ۱-۷۰ نقشه مداری این کلید را نشان می‌دهد.

تمرین عملی ۵: محل کلید ON-OFF و کنتاکت‌های آن را روی شاسی شناسایی کنید.




شکل ۱-۷۱- مجتمع یکسو ساز پل

۱-۷-۳- یکسو ساز تمام موج و صافی: دیود D621 یکسو ساز تمام موج پل است که به صورت مدار مجتمع ساخته می شود. برق ورودی توسط یکسو ساز تمام موج پل یکسو شده و توسط خازن صافی C626 صاف می شود. شکل ۱-۷۱ شکل ظاهری مدار مجتمع پل را نشان می دهد. در شکل ۱-۷۲ مدار یکسو ساز و صافی را ملاحظه می کنید. در خازن صافی C626 حدود 30° ولت ولتاژ ثبیت نشده ذخیره می شود.

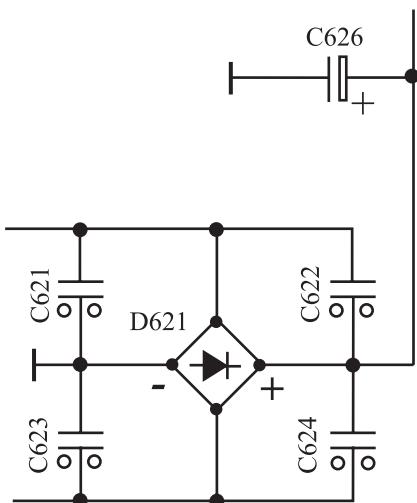


شکل ۱-۷۲- مدار یکسو ساز و صافی

تمرین عملی ۶: محل دیود یکسو ساز (D621) و خازن های C624 تا C621 را روی شاسی مشخص کنید.

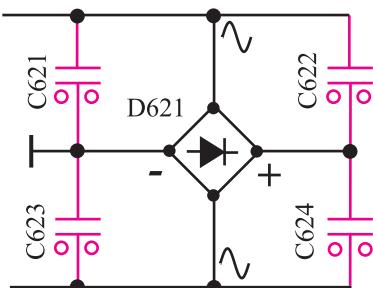

شکل ۱-۷۳- خازن های موازی با یکسو ساز پل

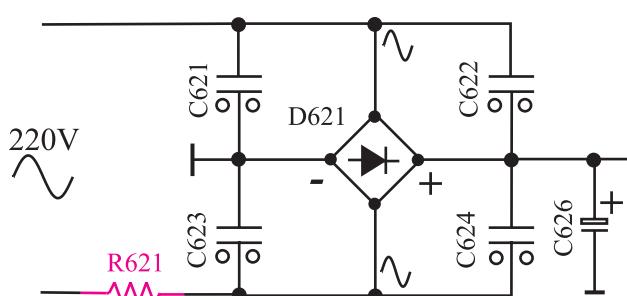


شکل ۱-۷۴- یکسو ساز و صافی با مقاومت ضربه‌گیر


خازن های C624 تا C621 که به صورت موازی با پل دیود بسته شده اند از پل دیود محافظت می کنند. شکل ۱-۷۳ خازن های C624 تا C621 نا C621 را نشان می دهد. در شروع کار که خازن صافی C626 دشارژ است جریان زیادی از مدار می گذرد. این جریان می تواند به یکسو ساز پل آسیب برساند. این خازن ها مانع عبور جریان لحظه‌ای از یکسو ساز پل می شوند. البته در بعضی از شاسی ها مقاومتی با توان بالا به نام مقاومت ضربه‌گیر^۱ در مدار قرار می گیرد تا جریان اولیه شارژ خازن را محدود کند. در شکل ۱-۷۴ مقاومت R621 که مقدار آن $2/2\text{ A}$ و توان آن ۷ وات است را مشاهده می کنید. این مقاومت به عنوان مقاومت ضربه‌گیر در مدار به کار رفته است.

^۱-Surge Resistor

۱-۷-۴- آی‌سی کنترل کننده: آی‌سی شماره‌ی ۶۳۱ (TDA۴۶۰۵) کنترل کننده و تثبیت کننده ولتاژ‌های خروجی منبع تغذیه است. این آی‌سی یک نوسان‌ساز مربعی از نوع خودچرخان^۱ است که با تغییر پهنه‌ی پالس به ترانزیستور سوییچ فرمان می‌دهد. شکل ۱-۷۵ موج خروجی آی‌سی ۶۳۱ را نشان می‌دهد. ترانزیستور سوییچ با کنترل و تنظیم انرژی انتقال یافته از اولیه به ثانویه ترانسفورماتور، ولتاژ خروجی را تثبیت می‌کند. در شکل ۱-۷۶ ۱-شکل ظاهری و پایه‌های آی‌سی نشان داده شده است. در شکل ۱-۷۷ ۱-بلوک دیاگرام مدار داخلی آی‌سی را مشاهده می‌کنید.

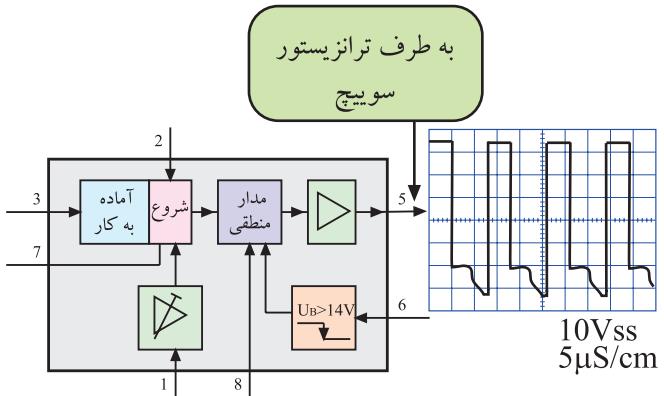


شکل ۱-۷۵- موج خروجی آی‌سی ۶۳۱

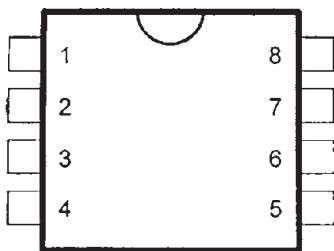


شکل ۱-۷۶- شکل ظاهری و پایه‌های آی‌سی ۶۳۱

تمرین عملی ۷: محل آی‌سی ۶۳۱ را روی شاسی پیدا کنید و پایه‌های آن را به خاطر بسپارید.

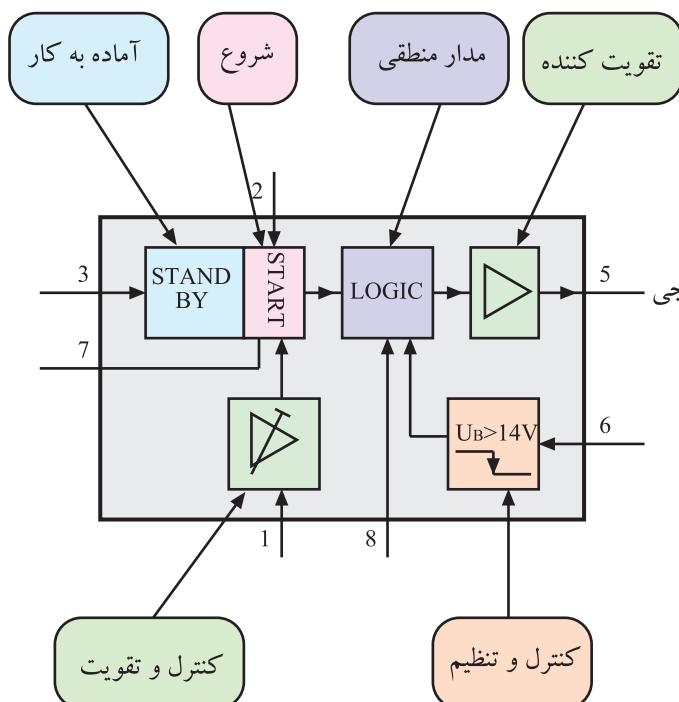


شکل ۱-۷۷- بلوک دیاگرام مدار داخلی آی‌سی

تمرین ۴: بلوک دیاگرام آی‌سی شکل ۱-۷۷ را مورد بررسی قرار دهید و نام بلوک‌ها و ارتباط آن‌ها را با یکدیگر به خاطر بسپارید، سپس به ادامه بحث که تحلیل مختصری از عملکرد مدار است پردازید.

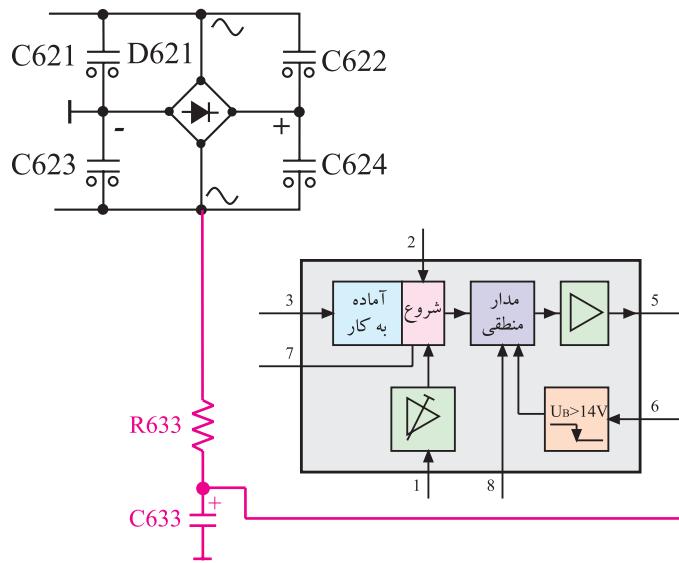



شکل ۱-۷۸- مدار تهیه ولتاژ راهاندازی آی سی ۶۳۱

● **تغذیه راهاندازی آی سی:** با روشن کردن تلویزیون ولتاژی از طریق مقاومت R۶۳۳ و خازن صافی C۶۳۳ تهیه می شود و به پایه ۶ آی سی اعمال می شود. این ولتاژ آی سی را تغذیه و راهاندازی می کند. شکل ۱-۷۸ مدار تهیه ولتاژ راهاندازی را نشان می دهد.

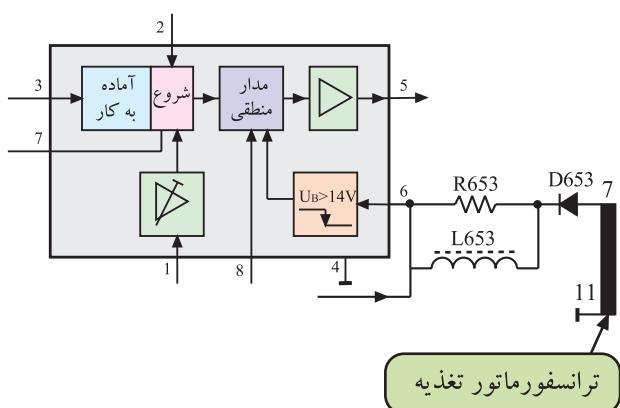

شکل ۱-۷۹- مدار تهیه تغذیه دائم آی سی

● **تغذیه دائم آی سی:** بعد از فعال شدن آی سی به وسیله مدار راهانداز، فرمان لازم برای اولین بار از آی سی به ترازتیستور سوییچ قدرت داده می شود و مدار کار عادی خود را شروع می کند. از این لحظه به بعد ولتاژ تغذیه پایه ۶ آی سی، از ثانویه ترانسفورماتور و از سرهای ۷ و ۱۱ آن تأمین می شود. ولتاژ پایه ۷ و ۱۱ ترانسفورماتور بعد از عبور از یک سوساز D۶۵۳ و صافی L۶۵۳ و R۶۵۳ به پایه ۶ آی سی می رسد.
شکل ۱-۷۹ مسیر تغذیه دائم را نشان می دهد.

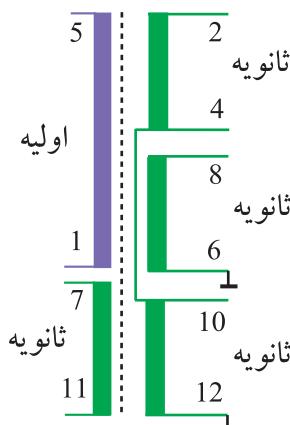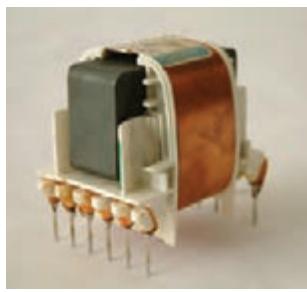


شکل ۱-۸۰- نقشه مدار و شکل ظاهری ترانسفورماتور


● **۱-۷۵- ترانسفورماتور تغذیه:** ترانسفورماتور تغذیه دارای دو سر در اولیه و سرهای مختلف در ثانویه است. شکل ۱-۸۰ نقشه مدار و شکل ظاهری ترانسفورماتور و سرهای مختلف آن را نشان می دهد.

فرکانس کار آی سی ۶۳۱
در حالت کار عادی ۵°
تا ۶° کیلو هرتز و در
حالت آماده به کار ۱۸°
کیلوهertz است

● فرکانس کار اسیلاتور (آی سی ۶۳۱): فرکانس کار عادی آی سی ۶۳۱ به عنوان اسیلاتور ۵° تا ۶° کیلو هرتز و در حالت آماده به کار ۱۸° کیلوهertz است.
اگر ولتاژ شبکه برق شهر تغییر کند فرکانس اسیلاتور نیز تغییر می کند. نمودار شکل ۱-۸۱ منحنی تغییرات فرکانس اسیلاتور را به ازای تغییرات ولتاژ شبکه برق شهر در حالت کار عادی نشان می دهد. به عنوان مثال با توجه به منحنی شکل ۱-۸۱ اگر ولتاژ برق شهر به ۲۳° ولت برسد فرکانس اسیلاتور برابر ۵۸ کیلو هرتز می شود.

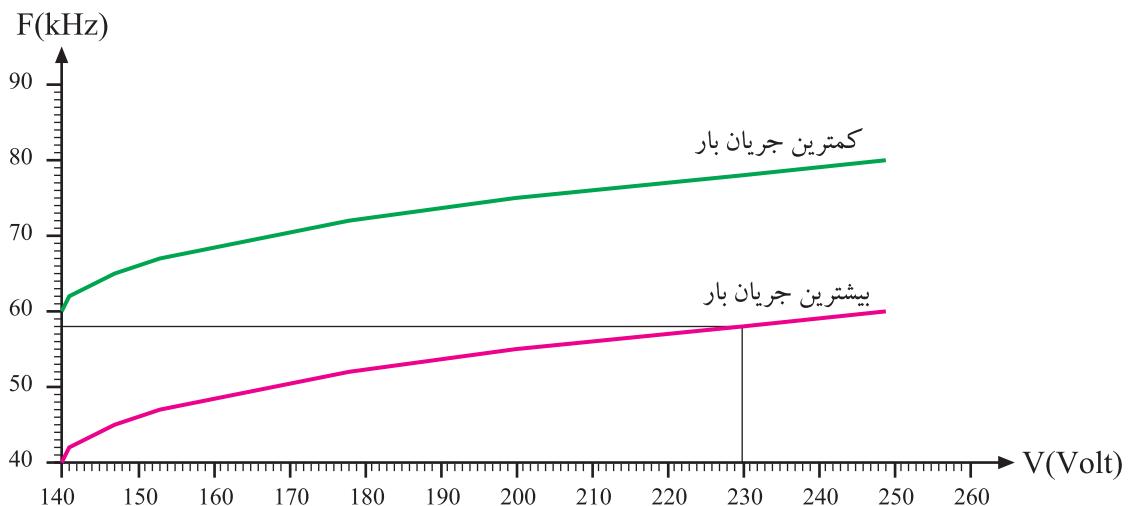

شکل ۱-۸۱—نمودار تغییرات فرکانس اسیلاتور نسبت به تغییرات ولتاژ شبکه

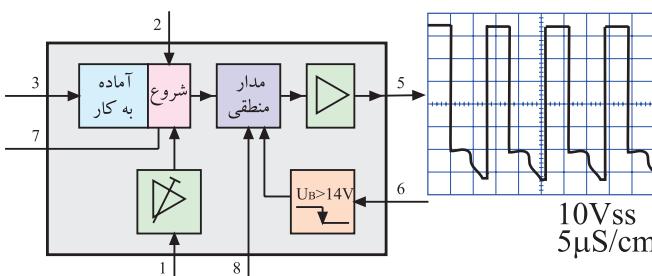

شکل ۱-۸۲—پایه خروجی آی سی و شکل موج آن


● خروجی آی سی: پایه شماره ۵ خروجی آی سی است. پالس های ایجاد شده توسط آی سی مطابق شکل ۱-۸۲ است و از پایه شماره ۵ آی سی به ترانزیستور کلید قدرت اعمال می شود.




شکل ۱-۸۳- شکل ظاهری ترانزیستور قدرت کلید

۱-۷- ترانزیستور کلید قدرت: شماره ترانزیستور

کلید قدرت در این مدار (BUZ90A) است. این ترانزیستور از نوع MOSFET قدرت است. تصویر ظاهری این ترانزیستور را در شکل ۱-۸۳ ملاحظه می‌کنید. این ترانزیستور دارای $V_{DS\max} = 60V$ و $I_{D\max} = 3/5A$ است.

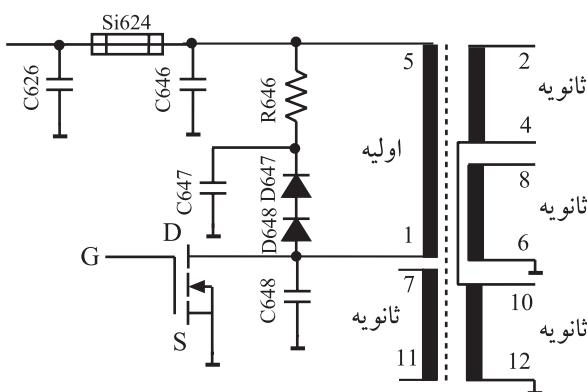


شکل ۱-۸۴- اتصال ولتاژ به درین ترانزیستور

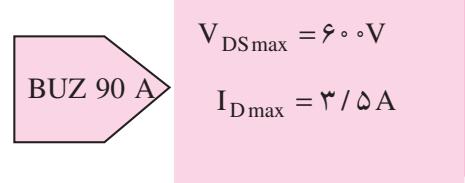


$$V_{DS\max} = 60V$$

$$I_{D\max} = 3/5A$$

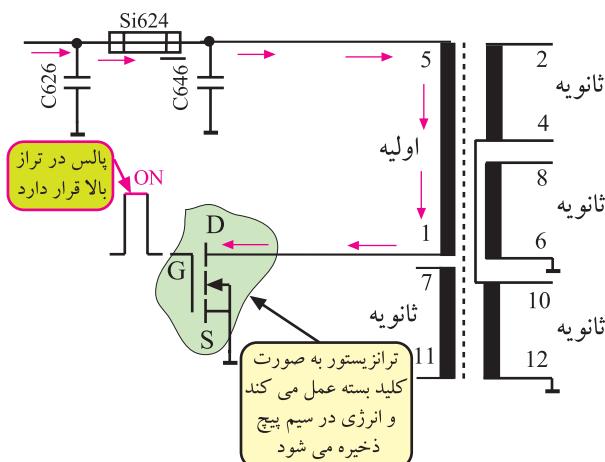

شکل ۱-۸۵- ولتاژ گیت در تراز بالا و ترانزیستور سوییج وصل است.

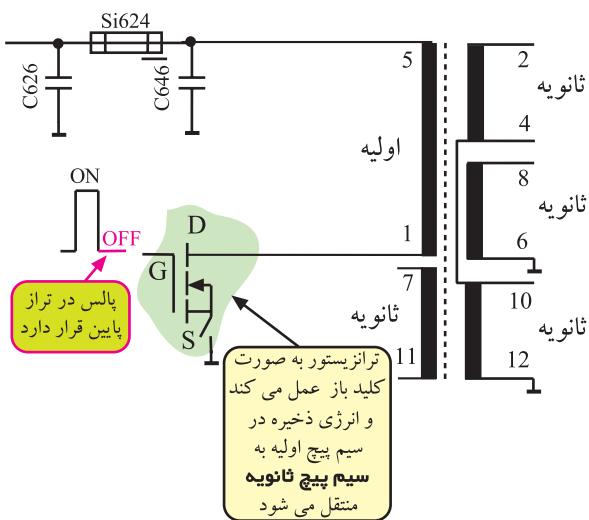


شکل ۱-۸۶- ترانزیستور سوییج قطع است و انرژی به ثانویه منتقل می شود.

۱-۸۴- ولتاژ دو سر خازن صافی طبق شکل C626


از طریق پایه شماره‌ی ۱ و ۵ ترانسفورماتور درین ترانزیستور را بایاس می‌کند. هنگامی که پالس اعمال شده به پایه گیت در تراز بالا قرار دارد ترانزیستور به صورت کلید وصل عمل می‌کند (شکل ۱-۸۵). در این حالت جریان از اولیه ترانسفورماتور عبور می‌کند و انرژی در آن ذخیره می‌شود.

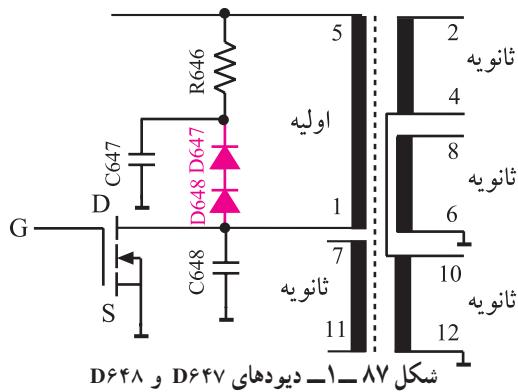هنگامی که مطابق شکل ۱-۸۶ پالس موج در پایه گیت در تراز پایین قرار دارد ترانزیستور سوییج قطع است و انرژی ذخیره شده در اولیه ترانسفورماتور به سیم پیچ ثانویه منتقل می‌شود.




دیودهای D647 و D648 که مطابق شکل ۱-۸۷ به موازات اولیه ترانسفورماتور قرار گرفته‌اند، پیک ولتاژ روی درین ترانزیستور را محدود می‌کنند.


۱-۷-۷ چگونگی تثبیت و کنترل ولتاژهای خروجی تغذیه: زمان قطع و وصل ترانزیستور کلید در وضعیت‌های مختلف گیرنده، توسط آی‌سی ۶۳۱ تنظیم می‌شود.

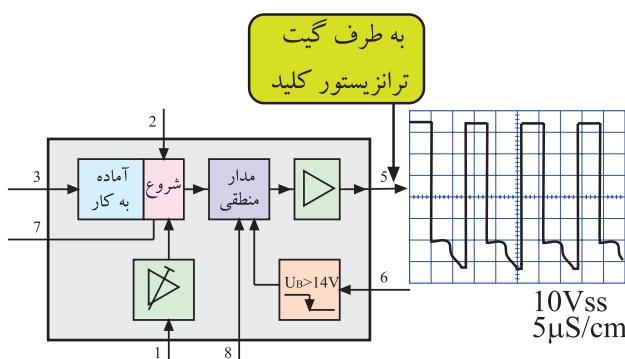

شکل ۱-۸۸ - پالس‌های خروجی آی‌سی ۶۳۱

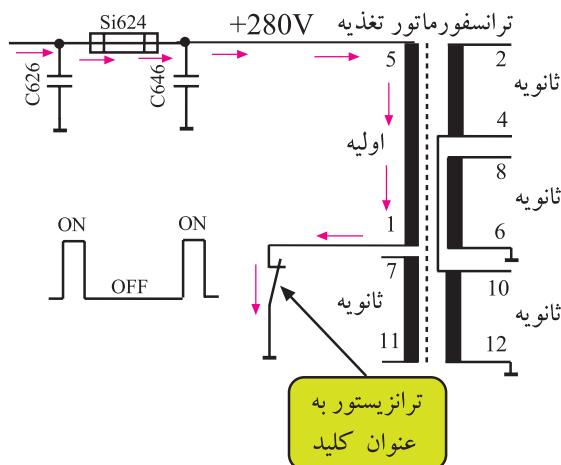

شکل ۱-۸۹ - عرض پالس کم و زمان وصل سوییچ کم است.

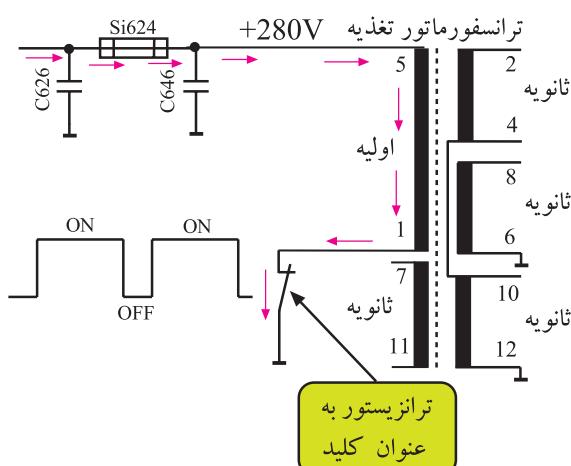


شکل ۱-۹۰ - عرض پالس زیاد و زمان وصل سوییچ زیاد است

برای این منظور پالس‌های خروجی از پایه آی‌سی مطابق شکل ۱-۸۸ به گیت ترانزیستور کلید اعمال می‌شود. آی‌سی ۶۳۱ کنترل کننده و تثبیت کننده ولتاژهای خروجی تغذیه است. عمل تنظیم ولتاژ، با کنترل و تغییر پهنهای پالس‌های اعمال شده به ترانزیستور سوییچ قدرت صورت می‌پذیرد.


طبق شکل ۱-۸۹ وقتی عرض پالس کوچک است، ترانزیستور سوییچ، مدت کمتری در حالت وصل قرار می‌گیرد و انرژی ذخیره شده در اولیه ترانسفورماتور را کم می‌کند.

در صورتی که ولتاژ خروجی کاهش یابد، عرض پالس اعمال شده به ترانزیستور سوییچ مطابق شکل ۱-۹۰ زیاد می‌شود و ترانزیستور سوییچ را برای مدت طولانی‌تری در حالت وصل قرار می‌دهد. به این ترتیب انرژی ذخیره شده در اولیه ترانسفورماتور افزایش می‌یابد. بنابراین با کنترل زمان قطع و وصل ترانزیستور، ولتاژهای دریافتی از ثانویه ترانسفورماتور تثبیت می‌شود و پایدار باقی می‌ماند.


فیدبک از ورودی

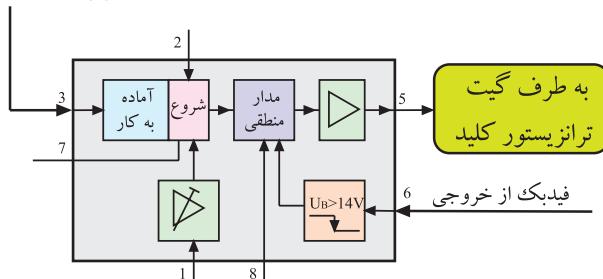


شکل ۱-۹۱- بلوک دیاگرام مسیرهای فیدبک برای تثبیت ولتاژ

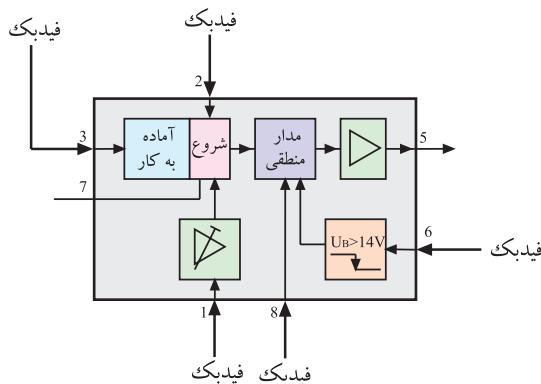

شکل ۱-۹۲- پایههای آی‌سی که در مسیر فیدبک قرار دارند.

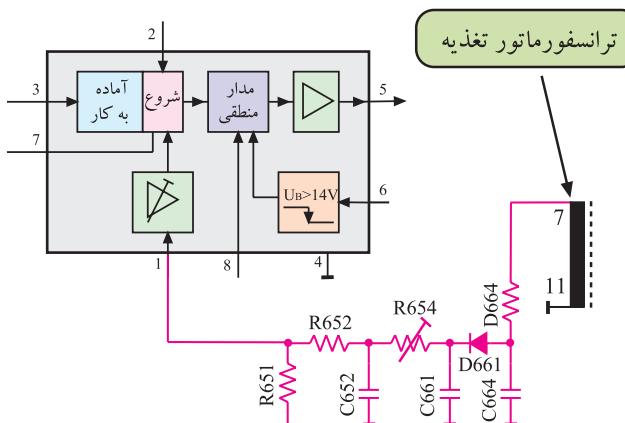

شکل ۱-۹۳- مسیر فیدبک DC به پایه شماره‌ی یک آی‌سی

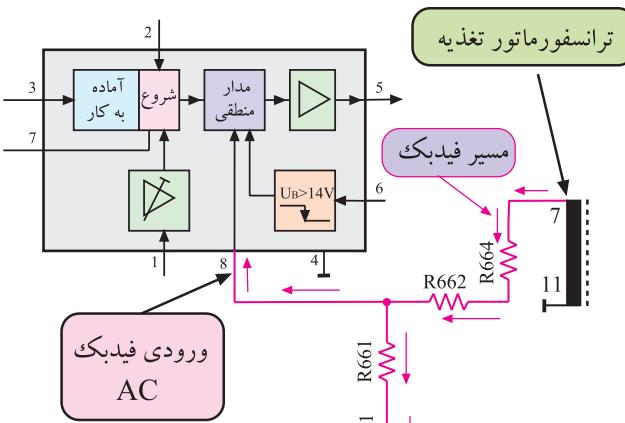

شکل ۱-۹۴- مسیر فیدبک AC

۱-۷-۸- فیدبک‌های اعمال شده به آی‌سی: برای

ثبتیت ولتاژهای خروجی منبع تغذیه، لازم است از تغییرات ولتاژ خروجی یا ولتاژ ورودی نمونه‌ای دریافت و به عنوان فیدبک به آی‌سی داده شود. بلوک دیاگرام شکل ۱-۹۱ مسیر فیدبک را به آی‌سی نشان می‌دهد.

آی‌سی با توجه به میزان تغییرات، عرض پالس ایجاد شده

در روی پایه ۵ خود را تغییر می‌دهد و ولتاژ خروجی را ثبیت می‌کند. شکل ۱-۹۲ پایههای IC را که در مسیر فیدبک قرار دارند نشان می‌دهد.


● فیدبک DC قابل کنترل: برای ایجاد فیدبک، از

پایههای شماره‌ی ۷ و ۱۱ ترانسفورماتور ولتاژی دریافت نموده و از طریق مقاومت R۶۴۴ و دیود D۶۶۱ و خازن C۶۶۱ آن را یک سو و صاف می‌کنند. ولتاژ DC حاصله به پایه شماره یک آی‌سی فیدبک می‌شود. شکل ۱-۹۳ مسیر فیدبک را نشان می‌دهد.

در این مسیر پتانسیومتر R۶۵۴ قرار دارد که با تغییر آن می‌توان ولتاژ A+ را تنظیم کرد. برای تنظیم ولتاژ A+ باید برایت نس و کنتراست تصویر را در پایین ترین حد قرار داد و سپس ولتاژ A+ را نسبت به شاسی ایزوله گیرنده روی ۱۵۲ ولت تنظیم کرد.

● فیدبک AC: پایه ۸ آی‌سی، ورودی فیدبک AC است.

انشعابی از سیگنال پایههای ۷ و ۱۱ ترانسفورماتور توسط مقاومت‌های R۶۶۴ و R۶۶۲ و مقاومت R۶۶۱ و خازن C۶۶۱ به پایه ۸ فیدبک می‌شود. سیگنال فیدبک شده از طریق پایه ۸ به مدار منطقی داخل آی‌سی می‌رسد و با فرمان‌هایی که می‌گیرد فرکانس را کنترل می‌کند. شکل ۱-۹۴ مسیر فیدبک AC را نشان می‌دهد.

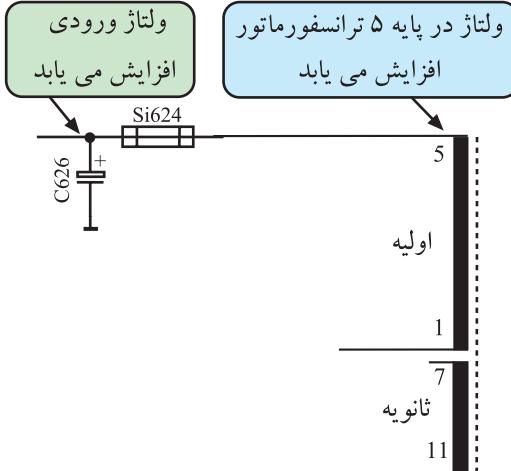


شکل ۱-۹۵ - افزایش ولتاژ ولتاژ اولیه را زیاد می کند.


۱-۷-۹ - حفاظت در مقابل افزایش ولتاژ ورودی:

اگر ولتاژ شبکه برق به هر دلیلی افزایش می یابد ولتاژ دو سر خازن صافی زیاد می شود.

افزایش ولتاژ خازن صافی، مطابق شکل ۱-۹۵ ولتاژ اولیه ترانسفورماتور در نهایت ولتاژ ثانویه آن را زیاد می کند. با افزایش ولتاژ ثانویه ولتاژ پایه های ۷ و ۱۱ ترانسفورماتور زیاد شده و ولتاژ برگشتی به پایه ۶ آسی را افزایش می دهد.

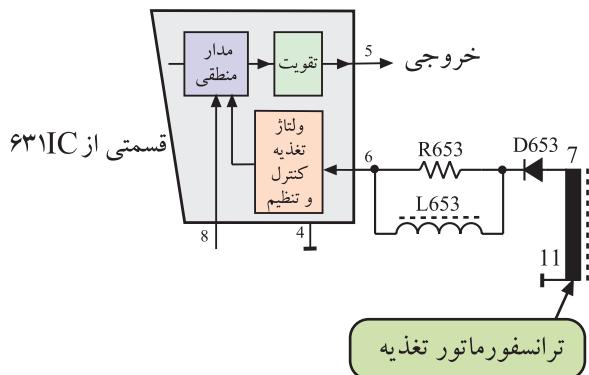

شکل ۱-۹۶ - مسیر برگشت ولتاژ

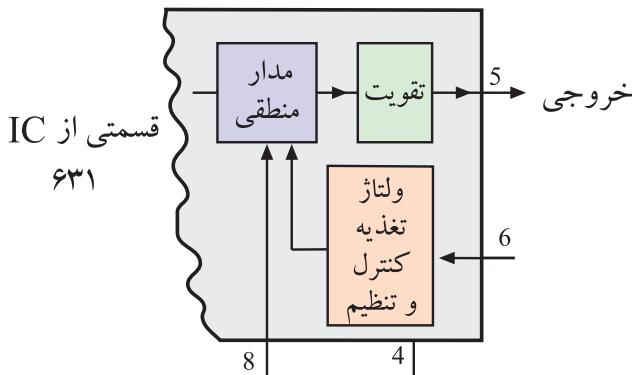


شکل ۱-۹۷ - تعدادی از بلوک های داخل آسی


در شکل ۱-۹۶ مسیر برگشت ولتاژ به پایه ۶ را مشاهده می کنید. ولتاژ اعمال شده به پایه ۶ در اختیار مدار کنترل کننده ولتاژ تغذیه در داخل آسی قرار می گیرد. مدار کنترل، طبق شکل ۱-۹۷ به مدار منطقی داخل آسی فرمان می دهد و آن را به حالت ریست می برد تا ترازیستور کلید قطع شود. اگر ولتاژ شبکه به حالت عادی برگردد و با اشکال تغذیه برطرف شود، ولتاژ پایه ۶ متعادل شده و تغذیه به حالت عادی برمی گردد. در این حالت گیرنده در وضعیت آماده به کار قرار می گیرد.

۱-۷-۱۰ - حفاظت در مقابل افزایش جریان خروجی:

در ترانسفورماتورها اگر ثانویه اتصال کوتاه شود یا بیش از حد از آن جریان کشیده شود، جریان در اولیه ترانسفورماتور افزایش می یابد. به عنوان مثال در شکل ۱-۹۸ اگر جریان I_2 در ثانویه

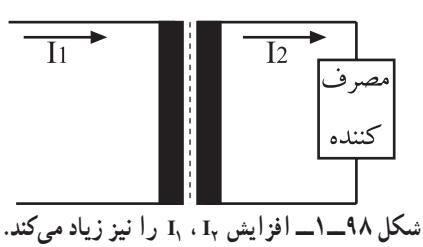


شکل ۱-۹۸ - افزایش I_2 ، I_1 را نیز زیاد می کند.

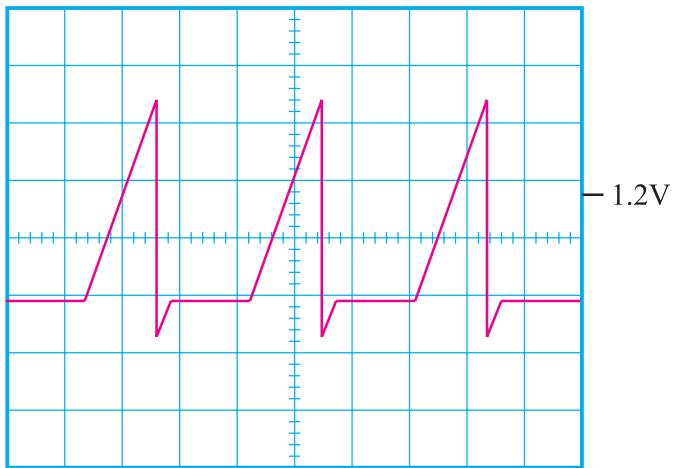


شکل ۱-۹۹—ولتاژ پایه ۲ آی سی

ترانسفورماتور زیاد شود جریان اولیه نیز زیاد می‌شود. با افزایش جریان اولیه ترانسفورماتور، روی پایه شماره‌ی ۲ آی سی ولتاژ مطابق شکل ۱-۹۹ شبیه‌سازی می‌شود.

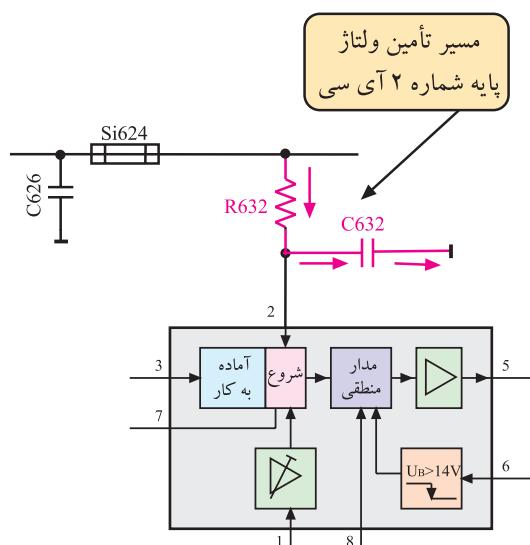


شکل ۱-۱۰۰—شبکه RC در پایه شماره ۲

ولتاژ پایه ۲ آی سی که متناسب با جریان درین ترازتیستور کلید است، توسط مدار RC شامل R632 و C632 تأمین می‌شود. شکل ۱-۱۰۰ مسیر تهیه این ولتاژ را نشان می‌دهد.

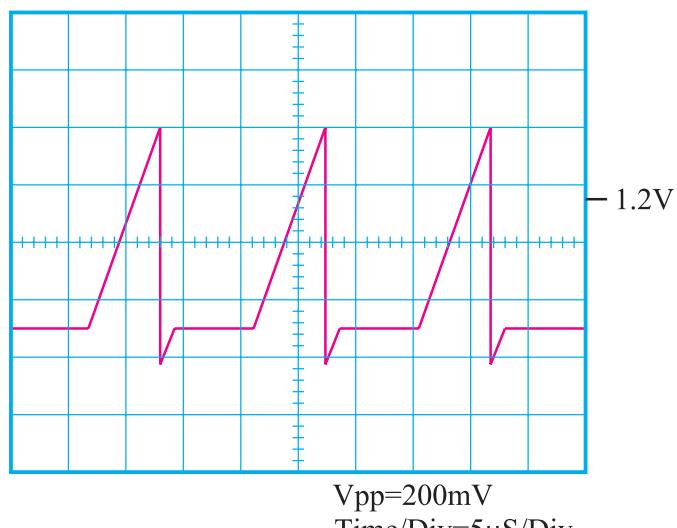

شکل ۱-۱۰۱—شکل موج پایه شماره ۲ که در اثر تغییر جریان بوجود آید.

نمونه ولتاژی که روی پایه شماره‌ی ۲ ظاهر می‌شود مطابق شکل ۱-۱۰۱ است.

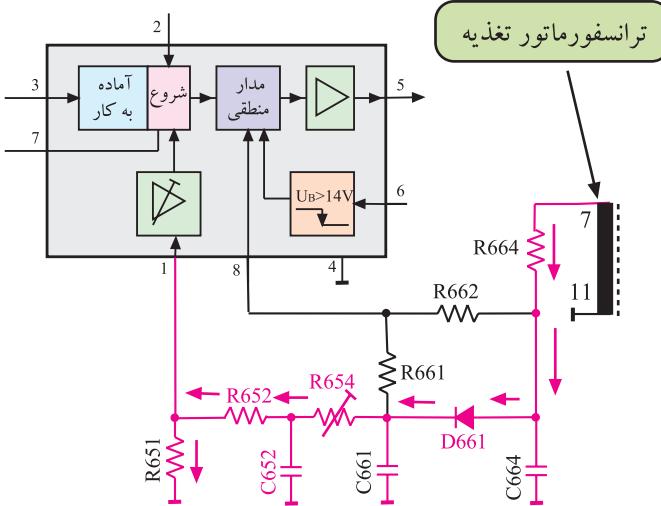


شکل ۱-۱۰-۲- مسیر تهیه و لتاژ پایه


از طرف دیگر به هنگام اتصال کوتاه شدن، ولتاژ فیدبکی از پایه شماره ۷ و ۱۱ ترانسفورماتور روی پایه ۱ آی سی قرار می‌گیرد. شکل ۱-۱۰-۲ مسیر تهیه و لتاژ پایه ۱ را نشان می‌دهد. ولتاژ پایه ۱ در داخل آی سی توسط مدار کنترل و تقویت کننده افزایش بار، تقویت می‌شود و با نمونه ولتاژ پایه ۲ آی سی در مدار مقایسه کننده داخل آی سی مقایسه می‌شود.

خروجی مقایسه کننده به مدار منطقی فرمان ریست را می‌دهد و ولتاژ پایه ۵ آی سی به تراز پایین می‌آید و موجب قطع ترانزیستور کلید می‌شود. شکل ۱-۱۰-۳ مسیر عملکرد مدار را در داخل آی سی نشان می‌دهد.

در این حالت چون ولتاژ راهانداز به پایه ۶ آی سی اعمال می‌شود این ولتاژ می‌خواهد تغذیه را راهاندازی کند، عملکرد سیستم حفاظتی افزایش بار خروجی، مانع راهاندازی مدار می‌شود. در این حالت دیود نوری در روی تلویزیون تا زمانی که عیوب برطرف شود، چشمک می‌زند.

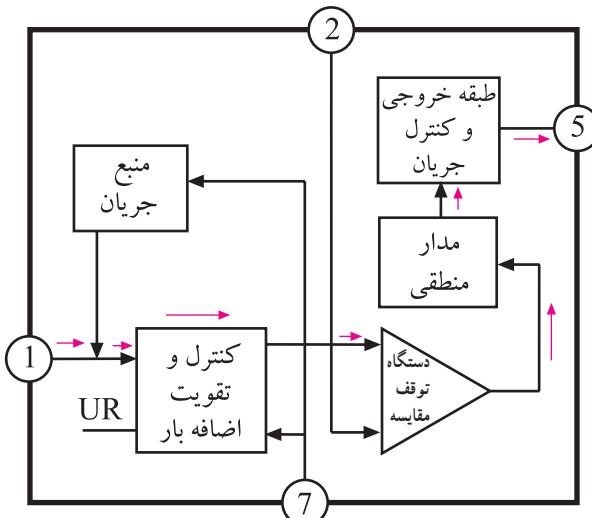

شکل ۱-۱۰-۳- عملکرد آی سی در مقابل اضافه جریان خروجی

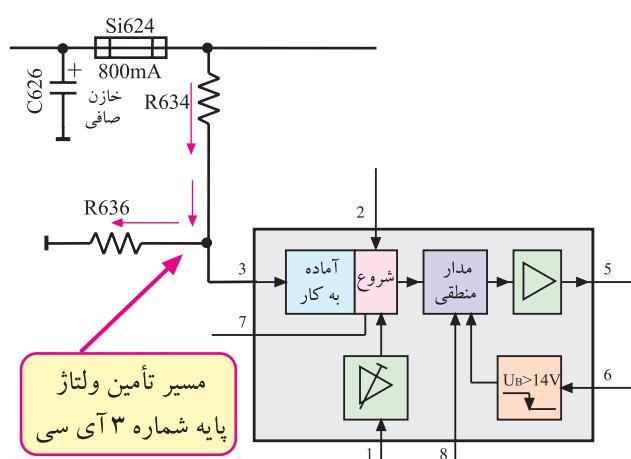


شکل ۱-۱۰-۴- مسیر تهیه و لتاژ برای پایه ۳ آی سی


۱-۱۰-۷-۱۱- حفاظت در مقابل کاهش ولتاژ ورودی:

وقتی ولتاژ ورودی از حد معینی کمتر شود ولتاژ دو سر خازن صافی را نیز کم می‌کند. اشعابی از ولتاژ خازن صافی توسط مقاومت‌های R6۳۴ و R6۳۶ تقسیم ولتاژ می‌شود و تغییرات ولتاژ دو سر مقاومت R6۳۶ را روی پایه ۳ آی سی ظاهر می‌کند. بدین ترتیب کاهش ولتاژ دو سر خازن صافی، ولتاژ پایه ۳ آی سی را کاهش می‌دهد.


شکل ۱-۱۰-۴- مسیر تهیه و لتاژ برای پایه ۳ آی سی را نشان می‌دهد. اگر ولتاژ پایه ۳ از حد معینی کمتر شود، مدار محافظت کنترل ولتاژ کم در داخل آی سی، مدار منطقی را ریست می‌کند و تراز ولتاژ خروجی آی سی را پایین می‌آورد و سبب قطع ترانزیستور کلید می‌شود.

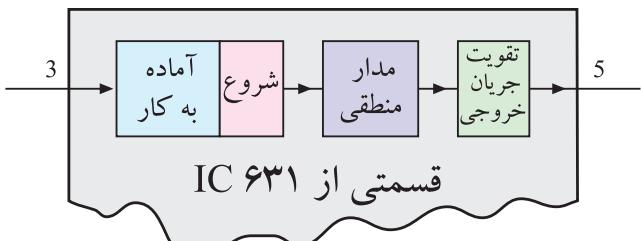


شکل ۱-۰۵- مسیر فرمان پایه ۳ در داخل آی‌سی

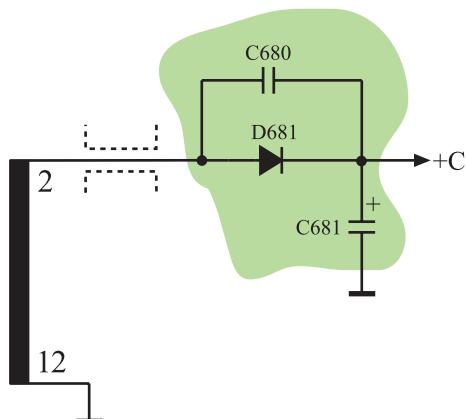

شکل ۱-۰۶- مدار تهیه ولتاژ C+ در شاسی‌های ۱۴ و ۱۵ وجود ندارد.

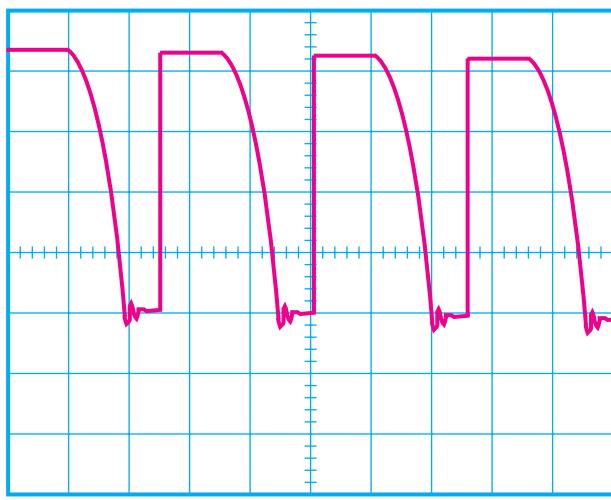

شکل ۱-۰۷- ولتاژ پایه‌های ۴ و ۱۲ ترانسفورماتور

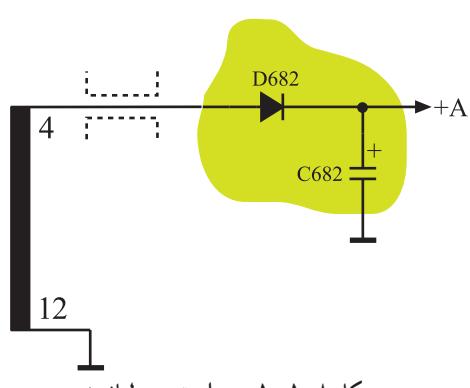

شکل ۱-۰۸- مدار تهیه ولتاژ A+

شکل ۱-۰۵- مسیر فرمان در داخل آی‌سی را برای کم شدن ولتاژ نشان می‌دهد.

۱-۰۷- ولتاژ‌های مختلف ثانویه ترانسفورماتور:
ولتاژ‌های مختلفی که از ثانویه ترانسفورماتور تهیه می‌شود به شرح زیر است :


● **ولتاژ C+:** ولتاژ پایه ۲ و ۱۲ ترانسفورماتور توسط دیود D681، یک سو شده و به وسیله خازن C681 صاف می‌شود. ولتاژ DC به دست آمده، C+ نام دارد. مقدار ولتاژ C+ برابر با ۲۰۰ ولت است. شکل ۱-۰۶ مدار تهیه ولتاژ C+ را نشان می‌دهد. ولتاژ C+ در شاسی‌های ۱۴ و ۱۵ اینچ وجود ندارد. خازن C681، محافظ دیود D681 است.

● **ولتاژ A+:** ولتاژ پایه‌های ۴ و ۱۲ ترانسفورماتور که به صورت شکل ۱-۰۷ است به وسیله دیود D682، یک سو شده و به وسیله خازن C682 صاف می‌شود. ولتاژ DC به دست آمده A+ نام دارد. ولتاژ A+ برابر با ۱۲۴ ولت است.

شکل ۱-۰۸ مدار تهیه ولتاژ A+ را نشان می‌دهد.

ولتاژ A+ برابر ۱۲۴ ولت است.


● ولتاژ M^+ : ولتاژ پایه‌های ۸ و ۱۲ ترانسفورماتور توسط دیود D671، یکسو شده و به وسیله خازن C672 صاف می‌شود. ولتاژ DC به دست آمده، M^+ نام دارد. ولتاژ M^+ برابر با ۱۶/۵ ولت است. شکل ۱-۱۰^۹ مدار تهیه ولتاژ M^+ را نشان می‌دهد. خازن C671 حفاظت دیود را به عهده دارد.

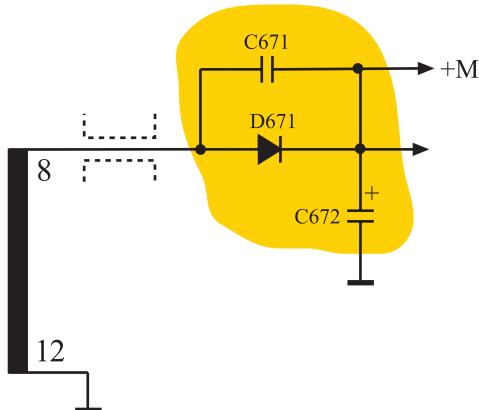

شکل ۱-۱۰^۹- مدار تهیه ولتاژ M^+


ولتاژ M^+ برابر ۱۶/۵ ولت است.

● ولتاژ E^+ : ولتاژ پایه‌های ۱۰ و ۱۲ ترانسفورماتور توسط دیود D691، یکسو شده و به وسیله خازن C692 صاف می‌شود. ولتاژ DC، به دست آمده E^+ نام دارد. ولتاژ E^+ برابر با ۸/۵ ولت است. شکل ۱-۱۱^۰ مدار تهیه ولتاژ E^+ را نشان می‌دهد.

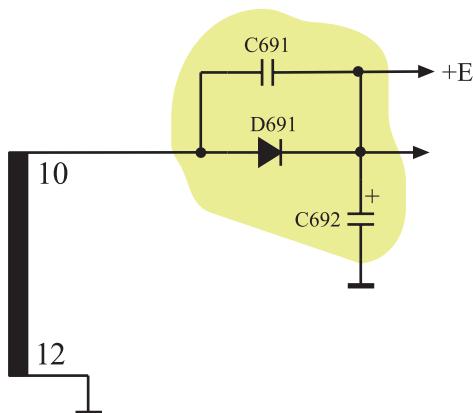

شکل ۱-۱۱^۰- مدار تهیه ولتاژ E^+

ولتاژ E^+ برابر ۸/۵ ولت است.

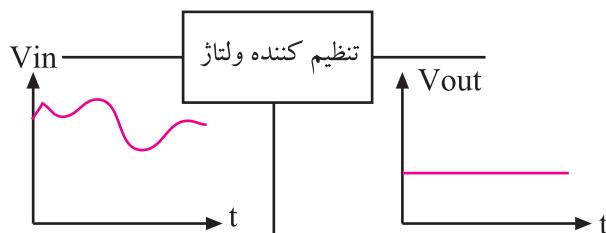


شکل ۱-۱۱۱- ولتاژ ورودی و خروجی تنظیم کننده ولتاژ


۸-۱- اصول کار انواع تنظیم کننده‌های ولتاژ

تنظیم کننده‌های ولتاژ امروزه به صورت مدار مجتمع ساخته می‌شوند و برای تولید ولتاژ کاملاً صاف و ثابت در مدارها به کار می‌روند. شکل ۱-۱۱۱ نقشه بلوکی یک تنظیم کننده ولتاژ را با ولتاژ ورودی و خروجی آن نشان می‌دهد.


تنظیم کننده‌های ولتاژ مجتمع یا آی‌اسی (IC) معمولاً سه پایه هستند و پایه‌ها توسط کارخانه سازنده نام‌گذاری می‌شوند. شکل ۱-۱۱۲ پایه‌های یک تنظیم کننده ولتاژ سه‌پایه را نشان می‌دهد. پایه ورودی برای ولتاژ تنظیم نشده، پایه مشترک برای

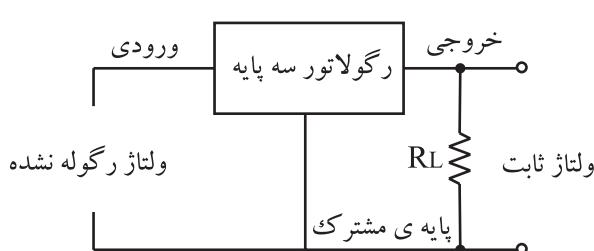


شکل ۱-۱۱۲- پایه‌های تنظیم کننده ولتاژ

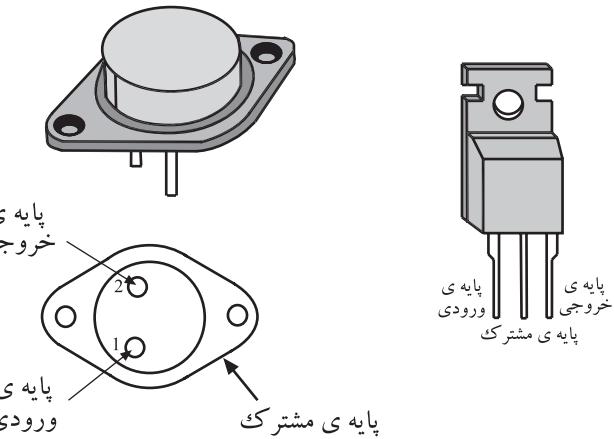

شکل ۱-۱۱۳- شکل ظاهری دو نمونه رگولاتور ولتاژ مجتمع با IC

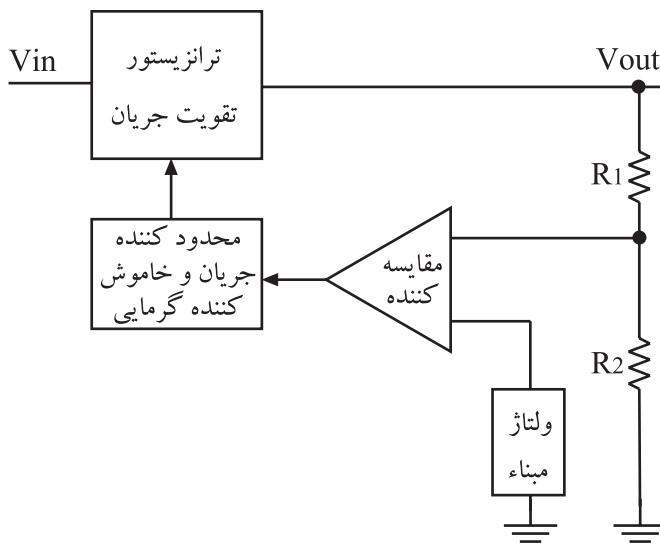

شکل ۱-۱۱۴- نقشه بلوکی مدار داخلی رگولاتور ولتاژ مجتمع سه سر

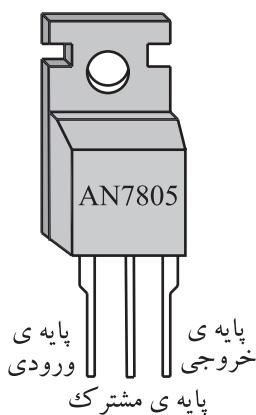

شکل ۱-۱۱۵- نمای ظاهری آی‌سی ۷۸۰۵

اتصال به زمین و پایه خروجی به دریافت ولتاژ اختصاص دارد.
شکل ۱-۱۱۳- تصویر ظاهری نمونه‌هایی از رگولاتورهای ولتاژ مجتمع (IC) را نشان می‌دهد.

معمولًا رگولاتورهای ولتاژ مجتمع از سه بخش اساسی تشکیل می‌شوند. این بخش‌ها عبارت‌اند از:


- الف - مدار تقویت جریان
 - ب - مدار محافظه حرارتی و محدود کننده جریان
 - ج - تقویت کننده خطأ
- در شکل ۱-۱۱۴- نقشه بلوکی مدار داخلی رگولاتور ولتاژ مجتمع سه‌سر رسم شده است.

۱-۸-۱- تنظیم کننده ولتاژ ۷۸۰۵ برای تهیه ولتاژ +H_A: آی‌سی ۷۸۰۵ یک رگولاتور ولتاژ پنج ولتی با حداکثر جریان ۰/۵A است. در شکل ۱-۱۱۵- شکل ظاهری این آی‌سی رسم شده است.


AN ۷۸۰۵

آی‌سی رگولاتور ۵ ولت با ۰/۵ آمپر


شکل ۱۱۶-۱ نقشه بلوکی مدار داخلی این آی‌سی را نشان می‌دهد.

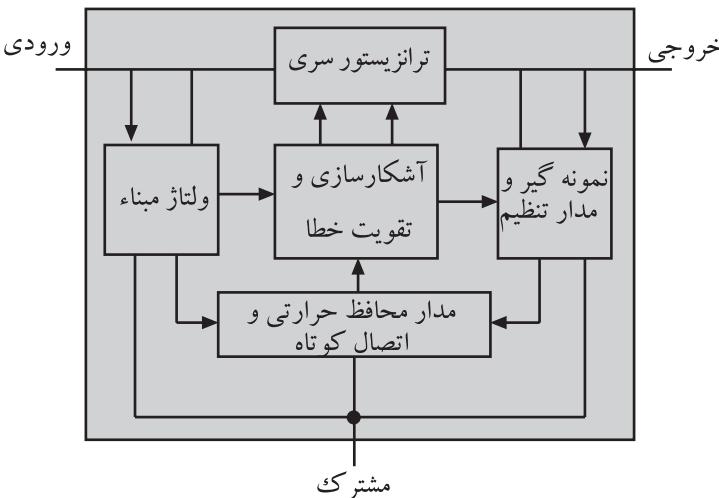

شکل ۱۱۶-۱ نقشه بلوکی مدار داخلی آی‌سی ۷۸۰۵

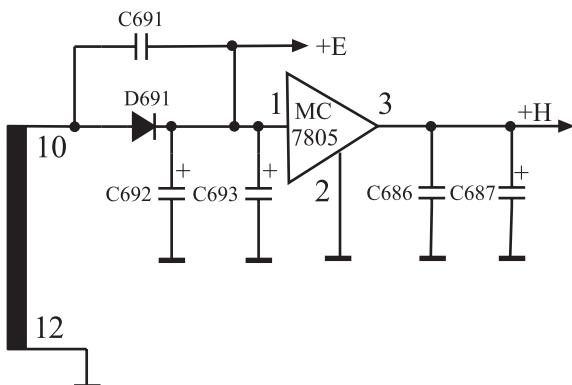

شکل ۱۱۷-۱ مدار تهیه ولتاژ +H

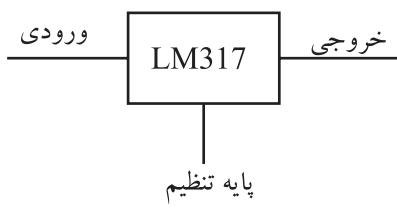

شکل ۱۱۸-۱ پایه‌های تنظیم کننده ولتاژ




شکل ۱۱۹-۱ نمای ظاهری یک نمونه تنظیم کننده ولتاژ متغیر


ولتاژ H+ برابر با ۵ ولت توسط آی‌سی ۷۸۰۵ فراهم می‌شود. ولتاژ پایه‌های ۱۰ و ۱۲ ثانویه ترانسفورماتور تغذیه بعد از یک سوسازی صاف می‌شود و به ورودی آی‌سی ۷۸۰۵ می‌رسد. از خروجی آی‌سی ولتاژ ثابت شده‌ای برابر با ۵ ولت قابل دریافت است. شکل ۱۱۷-۱ مدار تهیه ولتاژ H+ را نشان می‌دهد.

۱-۸-۲ تنظیم کننده‌های ولتاژ متغیر: برای تهیه ولتاژ ثابت شده‌ای که بتوان مقدار آن را نیز تغییر داد، از تنظیم کننده ولتاژ متغیر که به صورت رگولاتور مجتمع سه‌سر استفاده می‌کنند.


این تنظیم کننده‌های ولتاژ دارای یک پایه ورودی و یک پایه خروجی هستند و پایه سوم آن‌ها پایه‌ی تنظیم نام دارد. شکل ۱۱۸-۱ موقعیت پایه‌ها و شکل ۱۱۹-۱ تصویر ظاهری نمونه‌ای از تنظیم کننده ولتاژ متغیر را نشان می‌دهد.

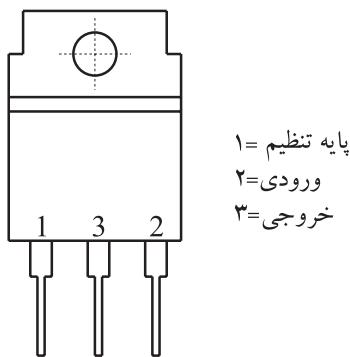



شکل ۱-۱۲۰- نمای پایه های تنظیم کننده های ولتاژ متغیر

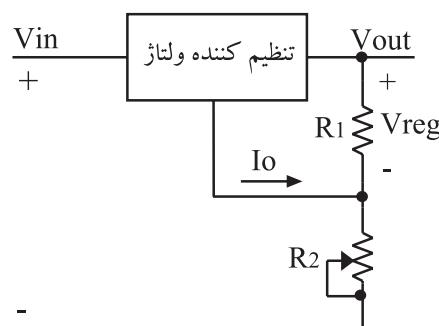

شکل ۱-۱۲۱- مدار رگولاتور ولتاژ متغیر

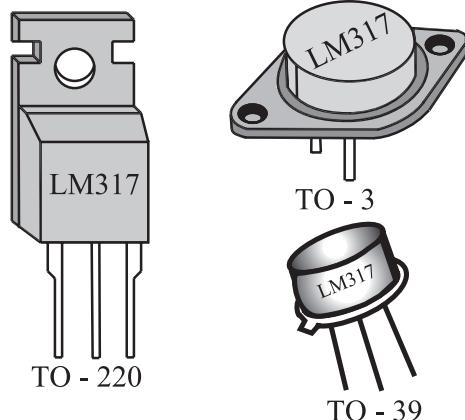

شکل ۱-۱۲۲- انواع آی سی ۳۱۷

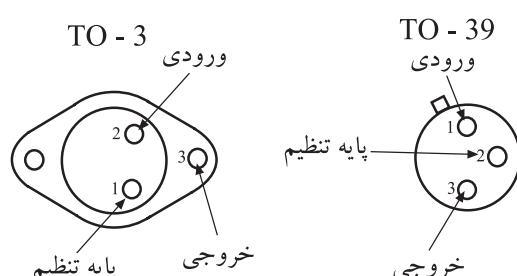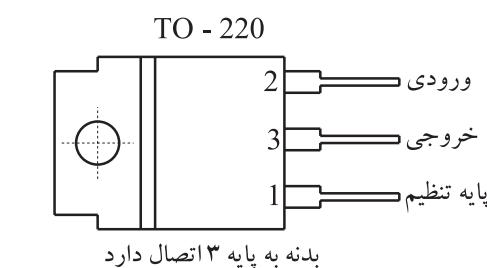

شکل ۱-۱۲۳- پایه انواع آی سی های ۳۱۷

در شکل ۱-۱۲۰ پایه های ورودی، خروجی و پایه تنظیم آین آی سی رگولاتور نشان داده شده است. تنظیم کننده سه سر متغیر می تواند ولتاژ خروجی ثابت تر بدهد.

شکل ۱-۱۲۱ مدار تنظیم کننده ولتاژ قابل تغییر را نشان می دهد. با تغییر مقاومت R_2 می توان ولتاژ خروجی را تغییر داد. با صرف نظر کردن از I_O که معمولاً ناچیز است ولتاژ خروجی مدار از رابطه (۳) بدست می آید.

از رابطه ساده زیر می توان مدار ساده رگولاتور ولتاژ با خروجی متغیر طراحی کرد.

$$V_o = V_{Reg} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \quad (3)$$

LM ۳۱۷

آی سی رگولاتور متغیر با ولتاژ خروجی از ۱/۲ تا ۳۷ ولت


۱-۸-۳- تنظیم کننده ولتاژ متغیر LM ۳۱۷

و تهیه ولتاژ B' و $+B'$: آی سی LM۳۱۷ یک تنظیم کننده ولتاژ متغیر است که به سه صورت بسته بندی TO-3 (قابل مهای)، TO-220 (مکعبی) و TO-39 (استوانه ای) ساخته می شود.

در شکل ۱-۱۲۲-۱ تصویر ظاهری انواع آی سی های رگولاتور LM۳۱۷ را مشاهده می کنید.


در شکل ۱-۱۲۳-۱ پایه های انواع آی سی نشان داده شده است.

ولتاژ خروجی این رگولاتور می تواند از ۱/۲ تا ۳۷ ولت تنظیم شود. جریان خروجی این آی سی حداقل $1/5$ آمپر است. نوع TO-39 فقط می تواند حداقل $1/5$ آمپر جریان به مصرف کننده بدهد.

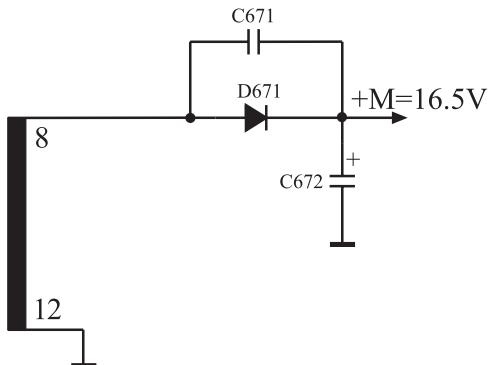

شکل ۱-۱۲۴- مدار تولید ولتاژ ورودی برای رگولاتور LM۳۱۷


برای تهیه ولتاژ $+B'$ و $+B''$ که برابر ۱۲ ولت است از پایه‌های ۸ و ۱۲ نانویه ترانسفورماتور استفاده می‌شود. ولتاژ پایه‌های ۸ و ۱۲ ترانسفورماتور مطابق شکل ۱-۱۲۴-۱ توسعه دیود D671 یک سو می‌شود و خازن C672 آن را صاف می‌کند. ولتاژ صاف شده که همان M و برابر $16/5$ ولت است، به ورودی LM317 اعمال می‌شود. با انتخاب صحیح مقاومت‌ها، مقدار ولتاژ خروجی روی ۱۲ ولت ثابت می‌شود.

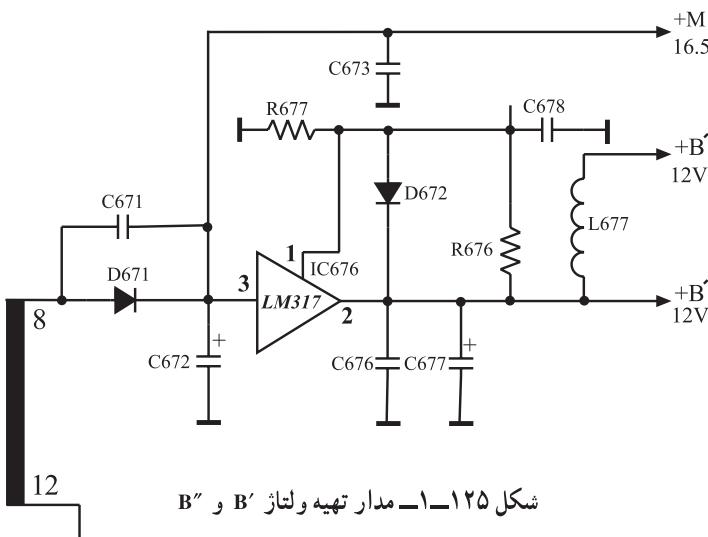


شکل ۱-۱۲۵- مدار تهیه ولتاژ B' و B''

شکل ۱-۱۲۵-۱ مدار تهیه ولتاژ B' و B'' را نشان می‌دهد. تنظیم ولتاژ خروجی روی ۱۲ ولت توسط مقاومت‌های R676 و R677 صورت می‌گیرد (شکل ۱-۱۲۶-الف). مقدار ولتاژ خروجی حدوداً برابر با $12/14$ ولت است زیرا

$$VO = 1/25(1 + \frac{R677}{R676}) = 1/25(1 + \frac{340}{39}) = 12/14$$

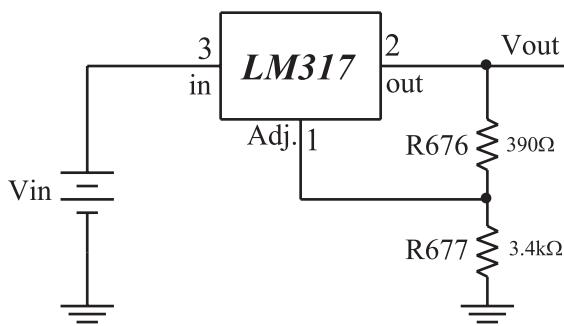

شکل ۱-۱۲۶-الف- مقاومت‌های تنظیم کننده ولتاژ

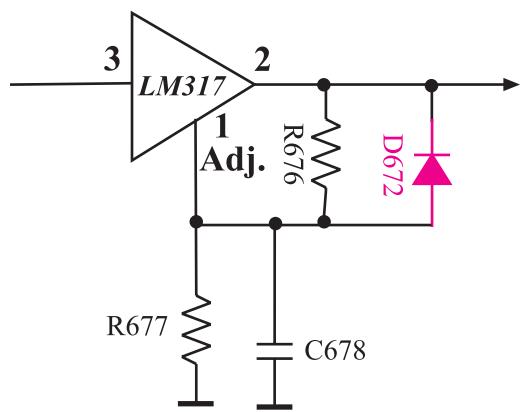

شکل ۱-۱۲۶-ب- موقعیت دیود D672

دیود D672، رگولاتور را در مقابل ولتاژ با پلاریته معکوس که در اثر بار القایی به وجود می‌آید حفاظت می‌کند. شکل ۱-۱۲۶-ب موقعیت دیود D672 را نشان می‌دهد.

تمرین عملی ۸: قطعات مرتبط با مدارهای رگولاتور (تنظیم کننده ولتاژ) را روی شاسی شناسایی کنید و پایه‌های آن را مورد بررسی قرار دهید.

۱-۹ - کاربرد ولتاژهای تولید شده توسط منبع تغذیه

از ولتاژهای تهیه شده توسط منبع تغذیه در بخش‌های

مختلف تلویزیون استفاده می‌شود. در جدول ۱-۲ مقادیر ولتاژهای مختلف تلویزیون گروندیک و محل کاربرد آن‌ها بیان شده است.

جدول ۱-۲ - مقادیر ولتاژها منبع تغذیه تلویزیون گروندیک مدل cuc و محل کاربرد آن‌ها

نام ولتاژ	مقدار ولتاژ بر حسب ولتاژ	محل کاربرد ولتاژ
+A	۱۲۴	تیونر - طبقه انتهایی افقی - برد سوکت لامپ تصویر (SPOT KILLER) مدار حذف نقطه
+M	۱۶/۵	طبقه تقویت انتهایی صوت
+B', B''	۱۲	میکروکنترلر - تیونر - مدول IF - مدول RGB - تقویت انتهایی صوت
+E	۸/۵	آی‌سی تقویت انتهایی افقی
+H	۵	میکروکنترلر - تیونر - مدار محافظ لامپ تصویر
+D*	۲۵	طبقه انتهایی عمودی - مدار محافظ لامپ تصویر

* ولتاژ D+ از منبع تغذیه کلیدی تهیه نمی‌شود بلکه محل تهیه آن از ترانسفورماتور EHV است. در مردم مدار تهیه این ولتاژ بعداً توضیح داده خواهد شد.

۱-۱- کار عملی

۱-۱- هدف کلی: عیب یابی منبع تغذیه کلیدی از طریق بررسی ولتاژها و سیگنال‌های نقاط مختلف مدار.

۱-۱- خلاصه آزمایش: در این آزمایش ابتدا با اندازه‌گیری ولتاژها و رسم شکل موج‌های مختلف یک منبع تغذیه سالم، به مقادیر صحیح این ولتاژها بی‌می‌بریم. سپس با ایجاد عیب، مجدداً ولتاژها و شکل موج‌های نقاط مختلف را اندازه‌می‌گیریم و اثر عیب را روی مقادیر ولتاژها و شکل موج‌ها و وضعیت صوت و تصویر بررسی می‌کنیم.

شکل ۱۲۷- قطعات روی برد و برد مدار چاپی منبع تغذیه را نشان می‌دهد.



شکل ۱۲۷- تصویری از قطعات روی برد و برد مدار چاپی منبع تغذیه



شکل ۱۲۸- یک دستگاه اسیلوسکوپ

۳-۱- وسایل و تجهیزات مورد نیاز

■ اسیلوسکوپ (شکل ۱۲۸)

■ پترن ژنراتور (شکل ۱۲۹)



شکل ۱۲۹- پترن ژنراتور



شکل ۱۳۰- مولتی متر دیجیتالی

■ مولتی متر (شکل ۱۳۰)



شکل ۱-۱۳۱- تلویزیون رنگی

■ تلویزیون گروندیک (شکل ۱-۱۳۱)

■ گستردہ تلویزیون رنگی

■ ابزار تعمیرات کارگاه نظیر سیم چین، هویه، دمباریک و ...

■ نقشه تلویزیون مورد آزمایش

■ کنترل از راه دور تلویزیون (شکل ۱-۱۳۲)



شکل ۱-۱۳۲- کنترل از راه دور



شکل ۱-۱۳۳- روش صحیح حمل تلویزیون

۴-۱-۱۰- دستورات حفاظتی و ایمنی: لازم است

برای اجرای کار عملی به دستورات حفاظتی کاملاً توجه شود تا از خطرات احتمالی برق گرفتگی یا آسیب رساندن به تلویزیون و قطعات آن جلوگیری شود.

■ برای حمل لامپ تصویر تلویزیون از روش صحیح مطابق

شکل ۱-۱۳۳ استفاده کنید.



شکل ۱-۱۳۴- ابزار کار استاندارد

■ داشتن نقشه و دستورالعمل های مربوطه در هنگام کار

ضروری است.

■ ابزار مورد استفاده نظیر سیم چین، انبردست و دمباریک

باید استاندارد و با دسته عایق مطابق شکل ۱-۱۳۴ باشد.

■ هویه مورد استفاده باید با وات مناسب بین ۲۰ تا ۳۰


وات انتخاب شود. شکل ۱-۱۳۵ هویه مناسب را نشان می دهد.



شکل ۱-۱۳۵- هویه مناسب



شکل ۱-۱۳۶- قلع کش پیستونی و قلع کش حرارتی

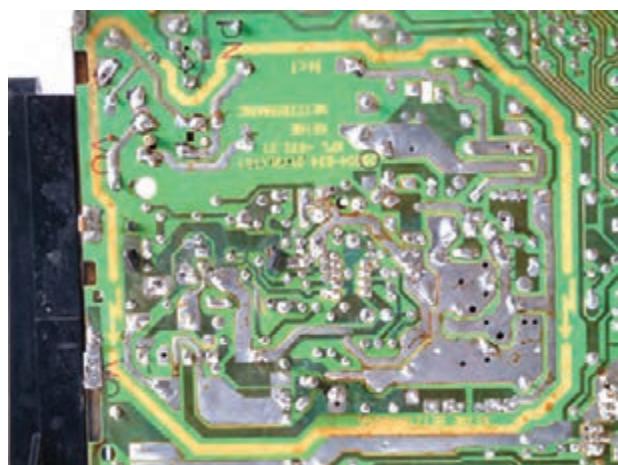

شکل ۱-۱۳۷- بخشی از مدار که برق ۲۲۰ ولت وجود دارد.




شکل ۱-۱۳۸- پراب با ضربی $\times 10$ برای اندازه گیری ولتاژ بالا

■ برای درآوردن قطعات معیوب از روی برد از قلع کش پیستونی یا حرارتی مطابق شکل ۱-۱۳۶ استفاده کنید.
به زمان حرارت دادن پایه قطعات ببروی شاسی کاملاً
توجه کنید تا مس روی فیبر مدار چایی و قطعه موردنظر آسیب
نباشد.


■ با توجه به نقشه، بخشی از مدار را که به طور مستقیم با برق شهر در ارتباط است شناسایی کنید و در عمل روی این بخش دقت لازم را به کار ببرید. در شاسی cuC مطابق شکل ۱-۱۳۷ بخشی از مدار که با ۲۲۰ ولت برق شهر در ارتباط مستقیم است، مشخص شده است.

■ با توجه به نقشه، نقاطی که ولتاژ بالا دارند را شناسایی کنید و به هنگام اندازه گیری ولتاژ این نقاط، حتماً از پراب در حالت $\times 10$ استفاده کنید. شکل ۱-۱۳۸ پراب با ضربی $\times 10$ را نشان می دهد.

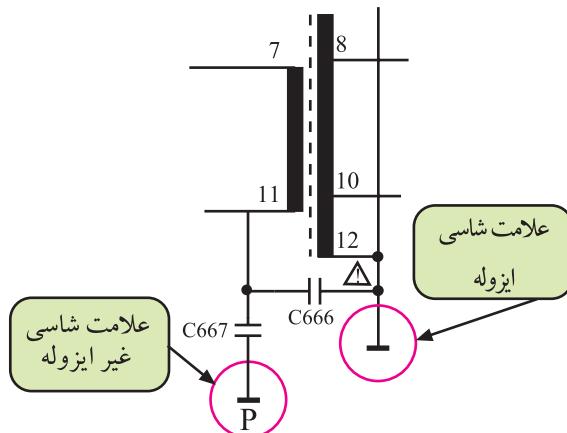

شكل ۱۳۹ - علامت شاسی، اینزوله و غیر اینزوله


■ معمولاً^۱ شاسی‌های تلویزیون‌های مجهز به تغذیه سوییچینگ از دو بخش ایزوله و غیر ایزوله تشکیل می‌شود. اندازه‌گیری ولتاژ‌ها باید نسبت به شاسی مربوط به خود انجام پذیرد. مثلاً در شاسی CUC، منبع تغذیه سوییچینگ قبل از ترانسفورماتور TR651 غیر ایزوله و بعد از ترانسفورماتور تغذیه ایزوله است. در نقشه مطابق شکل ۱-۱۳۹ شاسی غیر ایزوله با علامت P & شاسی ایزوله با علامت & نشان داده شده است.

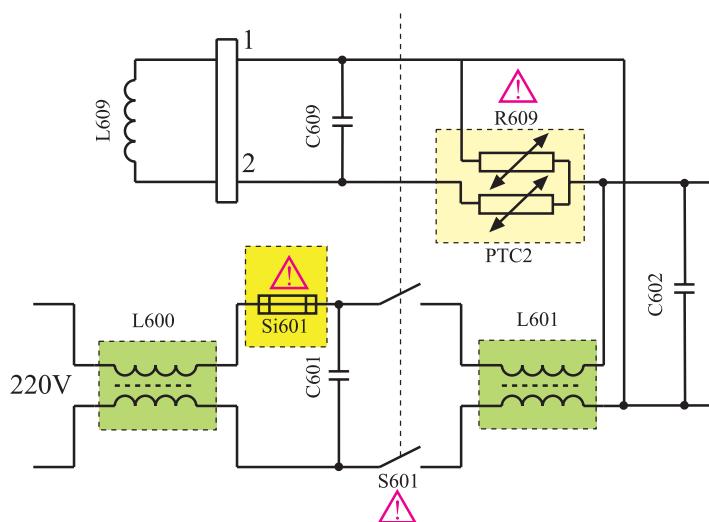

شکل ۱۴۰-۱- قطعات یا علامت هشدار دهنده

■ به قطعاتی که روی نقشه با علامت هشدار دهنده مشخص شده است توجه کنید. نظیر این قطعات را در شکل ۱-۱۴ مشاهده می‌کنید. دستورات لازم درمورد تعویض یا تعمیر این قطعات را دقیقاً به کار ببرید.

■ برای کار در بخش تغذیه و ق�ی که برق ورودی قطع است خازن صافی را توسط یک مقاومت $1\text{ }\Omega$ هم پروات مطابق شکل ۱-۱۴۱ تخلیه کند.

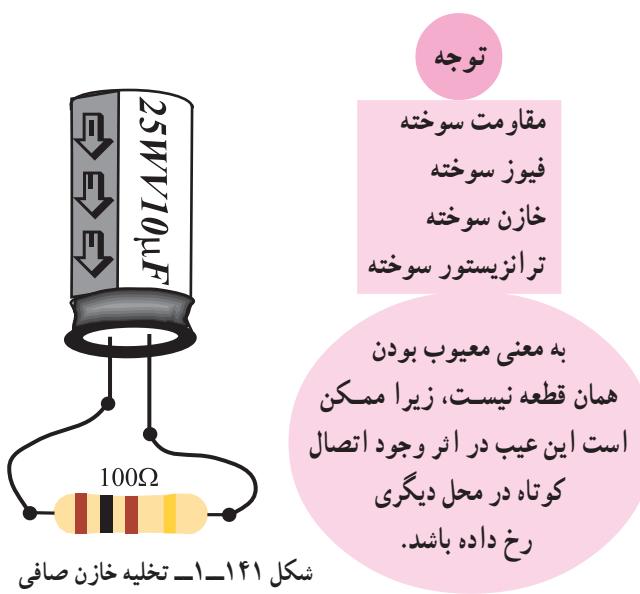


شكل ١٤١ - تخلیه خازن صافی

■ اگر قطعه معیوب را پیدا کردید تنها به تعویض این قطعه اکتفا نکنید. بلکه به علت معیوب شدن آن توجه کنید. مثلاً سوختن فیوزها و سوختن بعضی مقاومت‌ها و غیره می‌تواند ناشی از خرابی دن بخش دیگری، از مدار باشد.



شکل ۱-۱۴۲- فیوزهای مختلف


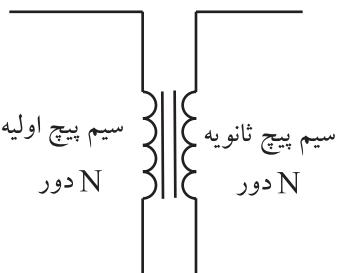


شکل ۱-۱۴۳- تعداد دور اولیه و ثانویه در ترانسفورماتور ایزوله با هم برابرند.

■ اگر فیوز معیوب را تعویض می‌کنید حتماً به اندازه، آمپر نامی فیوز و نوع آن از نظر کند ذوب و یا تند ذوب بودن توجه کنید. حتماً فیوز با مشخصات اصلی را در مدار به کار ببرید. شکل ۱-۱۴۲ چند فیوز با آمپر و ابعاد مختلف را نشان می‌دهد.

■ بهتر است میز کار مجهر به ترانسفورماتور ایزوله باشد. ترانسفورماتور ایزوله یک ترانسفورماتور یک به یک مطابق شکل ۱-۱۴۳ است که می‌تواند جریان مورد نیاز را برای تغذیه دستگاهها تأمین کند.

■ اگر کلید قطع و وصل (ON-OFF) دستگاه یا فیوزی را روی شاسی قطع کرده‌اید، طوری علامت‌گذاری کنید تا فرد دیگری تواند کلید یا فیوز قطع شده را وصل کند. وصل نابهنگام کلید یا فیوز می‌تواند برای فردی که روی شاسی کار می‌کند خطر جانی داشته باشد.

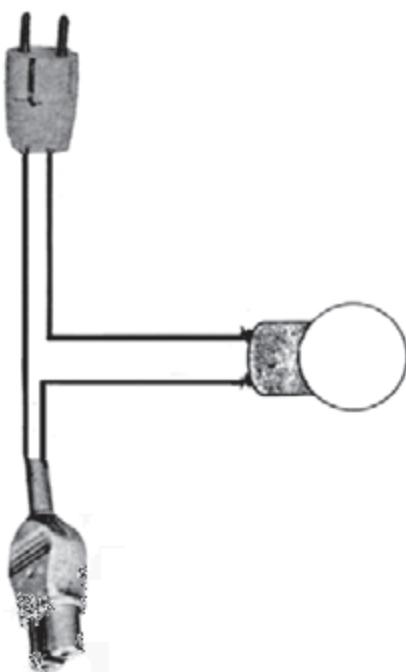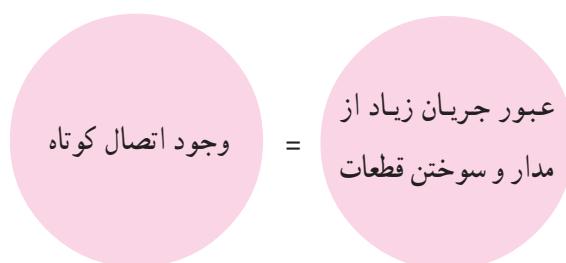

شکل ۱-۱۴۴- پریز سری با لامپ جهت حفاظت در مقابل اتصال کوتاه

■ وجود اتصال کوتاه در مدار می‌تواند جریان زیادی از شبکه برق بکشد و سبب سوختن قطعات مدار شود. لذا پس از تعمیر دستگاه، هنگام وصل مجدد آن به برق می‌توانید از پریز سری با لامپ مطابق شکل ۱-۱۴۴ استفاده کنید. استفاده از این روش در صورت برطرف نشدن عیب اتصال کوتاه در مدار، خطر سوختن قطعات را به شدت کاهش می‌دهد.

زمان اجرا: ۲ ساعت

۱-۱- کار عملی شماره‌ی ۱ – نقشه خوانی و

شناسایی قطعات: با توجه به نقشه و شناسایی تلویزیون گروندیک محل قطعات را روی شناسایی کنید، سپس از روی نقشه تلویزیون شماره‌ی قطعه و شماره‌ی فنی آن را پیدا کنید و در جدول بنویسید.


جدول ۱-۳

شماره ردیف	نام قطعه مورد نظر	شماره قطعه روی نقشه	شماره فنی قطعه
مثال	پل دیود	D621	B38° C1500
۱	فیوز ۲/۵ آمپر		
۲	کلید ON-OFF		
۳	سلف صافی تغذیه		
۴	خازن صافی تغذیه		
۵	PTC		
۶	سیم پیچ دگویندگ		
۷	فیوز ۸۰۰ میلی آمپر		
۸	آی‌سی تغذیه		
۹	ترانزیستور کلید		
۱۰	پتانسیومتر تنظیم +A		
۱۱	ترانس تغذیه		
۱۲	آی‌سی تهیه H		
۱۳	آی‌سی تهیه B		

توجه داشته باشید با مراجعه به تمرین‌های

قبلی سعی کنید مهارت لازم را در شناسایی
قطعات روی شناسی به دست آورید. مهارت
زمانی به دست می‌آید که مطلب تکرار شود.

زمان اجرا: ۲ ساعت

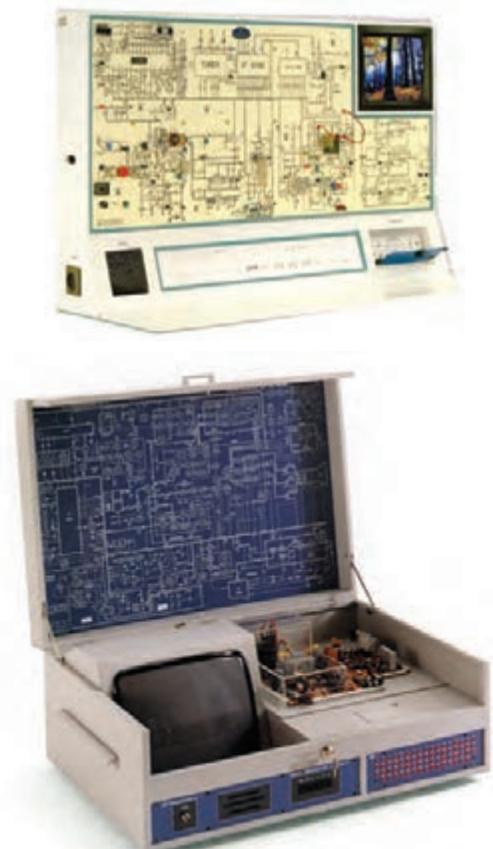


شکل ۱-۱۴۵- دو نمونه گسترده تلویزیون رنگی

۶-۱-۱- کار عملی شماره ۲- بررسی و اندازه‌گیری سیگنال‌های مختلف در بخش منبع تغذیه

- در صورت موجود بودن گسترده تلویزیون رنگی، ابتدا مربی و لتاژهای بخش‌های مختلف تغذیه را که در مراحل بعدی بیان خواهد شد، اندازه می‌گیرد و سیگنال‌های خواسته شده را توسط اسیلوسکوپ نشان می‌دهد. لازم است نحوه اندازه‌گیری و نکات ایمنی به هنرجویان تذکر داده شود. شکل ۱-۱۴۵ دو نمونه گسترده تلویزیون رنگی را نشان می‌دهد.

● تلویزیون را روشن کنید و آن را روی یک کانال با برنامه تنظیم کنید. در صورت عدم وجود برنامه، می‌توانید از پرن ژنراتور استفاده کنید.

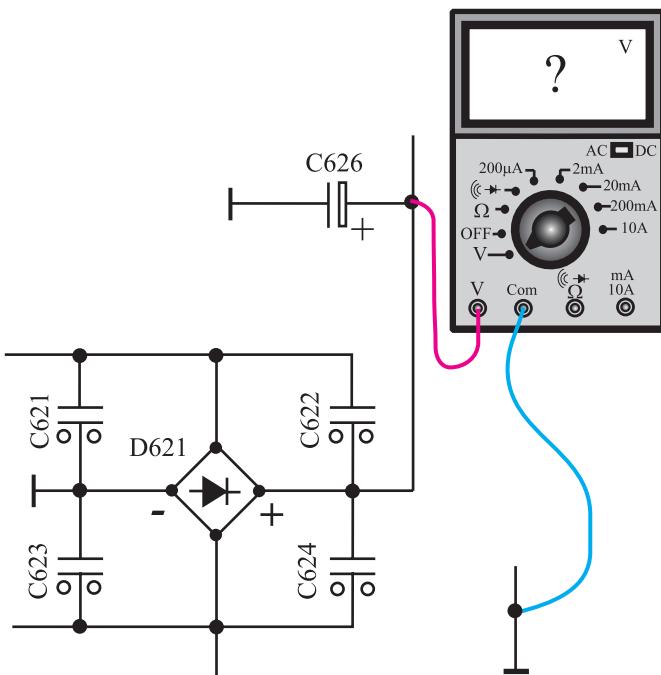


شکل ۱-۱۴۶- اتصال ولت‌متر به خازن صافی

● ولت‌متر DC را مطابق شکل ۱-۱۴۶ به دوسر خازن صافی (C₆₂₆) وصل کنید و لتاژ دوسر آن را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_{C626} = \text{volt}$$

● مطابق شکل ۱-۱۴۷ ولت‌متر را به دوسر خازن C_{6۳۳} وصل کنید و ولتاژ آن را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.


$$V_{C633} = \text{volt}$$

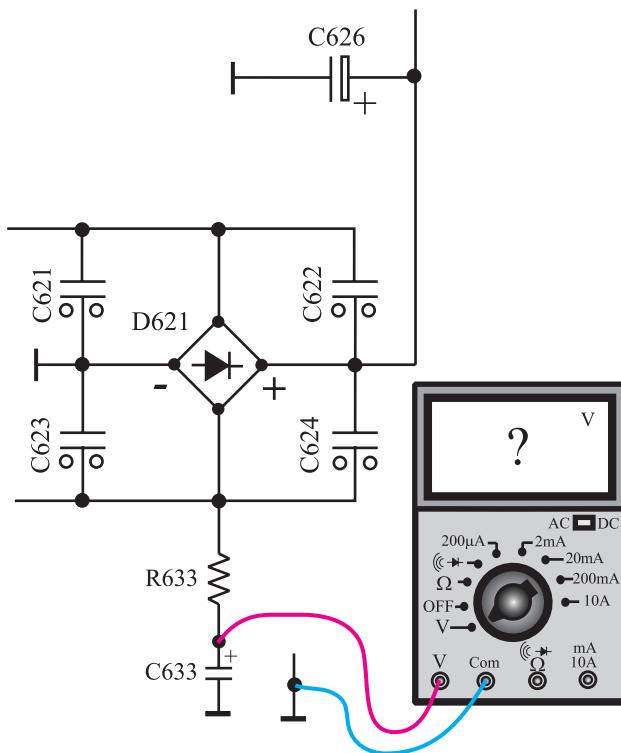

شکل ۱-۱۴۷ - اتصال ولت‌متر به خازن C_{6۳۳}

● ولتاژ تغذیه دائم آی‌سی ۶۳۱ (ولتاژ پایه ۶) را مطابق شکل ۱-۱۴۸ اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_{\text{تغذیه دائم}} = \text{volt}$$

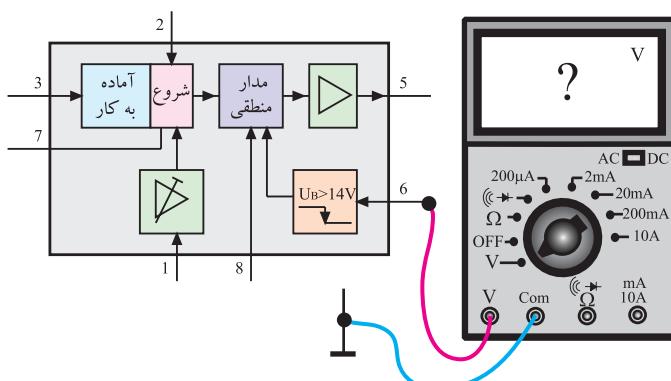

شکل ۱-۱۴۸ - اندازه‌گیری ولتاژ تغذیه دائم آی‌سی

● هر یک از ولتاژهای +H ، +E ، +M ، +B ، +A و +V را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_{+A} = \text{volt}$$

$$V_{+M} = \text{volt}$$



$$V_{+B} = \text{volt}$$

$$V_{+E} = \text{volt}$$

توجه: اتصال اسیلوسکوپ به مدار بخشن تغذیه و قبل از ترانسفورماتور TR651 خطر آسیب رساندن به MOSFET و آی‌سی ۶۳۱ را دارد. لازم است حتماً تلویزیون به وسیله ترانسفورماتور ایزوله به شبکه برق متصل شود. اگر ترانسفورماتور ایزوله موجود نیست از اجرای آزمایش خودداری شود.

● اسیلوسکوپ را مطابق شکل ۱-۱۴۹ به پایه ۵ آی‌سی

تغذیه اتصال دهید. پس از تنظیم اسیلوسکوپ، شکل موج خروجی آی‌سی را در نمودار شکل ۱-۱۵۰ با مقیاس مناسب رسم کنید. سپس با استفاده از نمودار رسم شده، مقادیر دامنه، پریود و فرکانس موج را اندازه بگیرید.

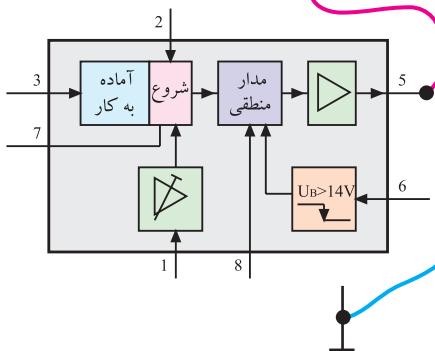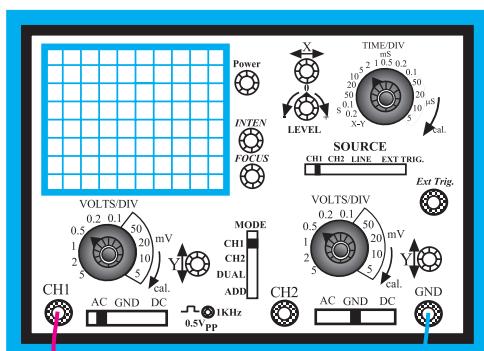


شکل ۱-۱۴۹- اتصال اسکوپ به پایه ۵

= دامنه ولتاژ volt

= پریود s


= فرکانس Hz

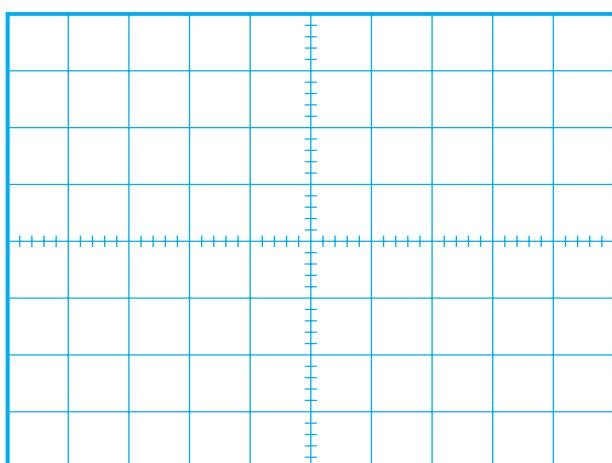


شکل ۱-۱۵۰- شکل موج پایه ۵

● اسیلوسکوپ را مطابق شکل ۱-۱۵۱ به پایه ۲ آی‌سی
وصل کنید و شکل موج پایه ۲ را روی نمودار
شکل ۱-۱۵۲ با مقیاس مناسب رسم کنید و دامنه موج را اندازه
بگیرید.


$$= \text{دامنه ولتاژ} \quad \text{volt}$$

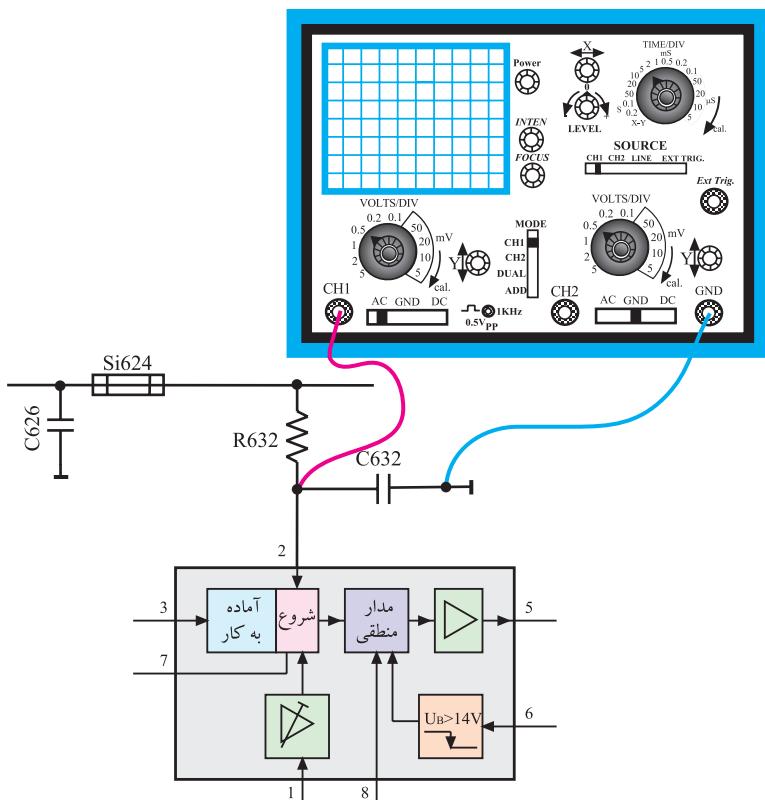


شکل ۱-۱۵۱- اتصال اسکوپ به پایه شماره‌ی ۲ آی‌سی

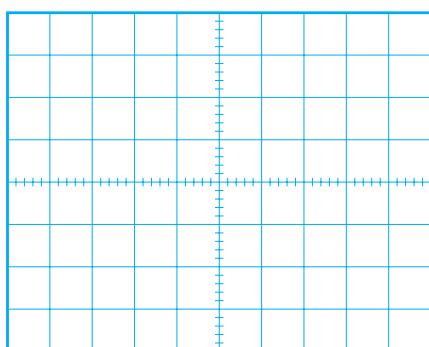

شکل ۱-۱۵۲- شکل موج پایه ۲ آی‌سی

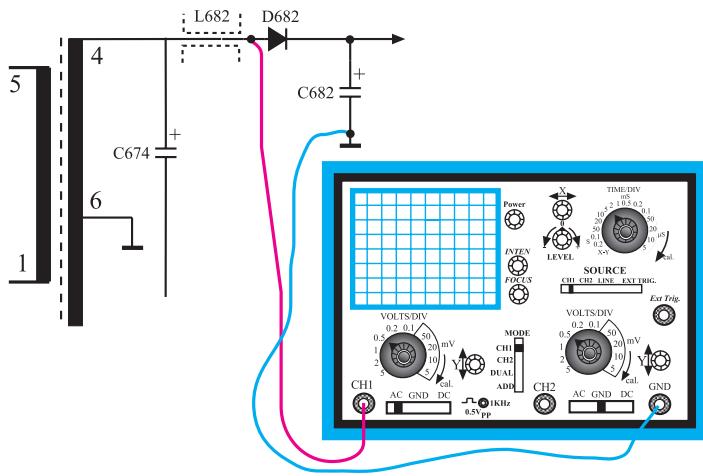

شکل ۱-۱۵۳- اتصال اسکوپ به پایه ۴ ترانس

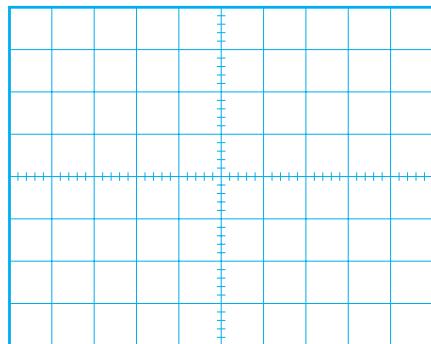


شکل ۱-۱۵۴- شکل موج پایه ۴ ترانس

- اسیلوسکوپ را مطابق شکل ۱-۱۵۳ به پایه ۴ ثانویه ترانسفورماتور ۶۵۱ وصل کنید. شکل موج این پایه را با مقیاس مناسب در نمودار شکل ۱-۱۵۴ رسم کنید دامنه، بریود و فرکانس موج را اندازه بگیرید.

= دامنه موج volt


بریود T = S

فرکانس F = Hz

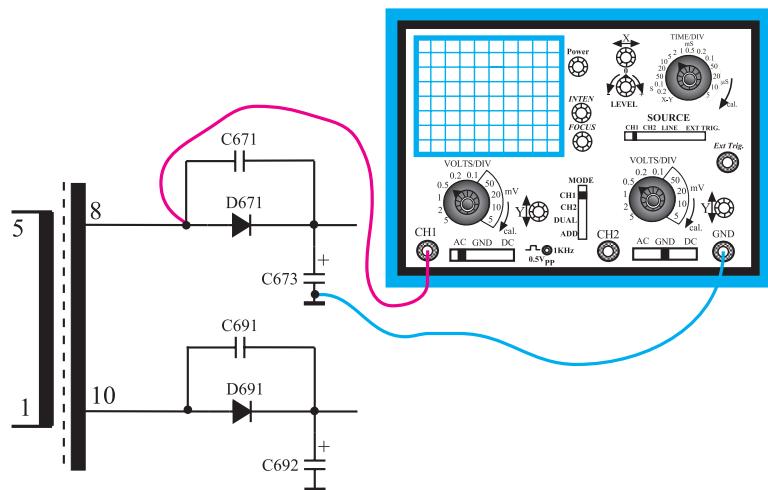

شکل ۱-۱۵۵- اتصال اسکوپ به پایه ۸ ترانسفورماتور

۱-۱۵۶- رسم کنید و دامنه، پریود و فرکانس آن را اندازه بگیرید.

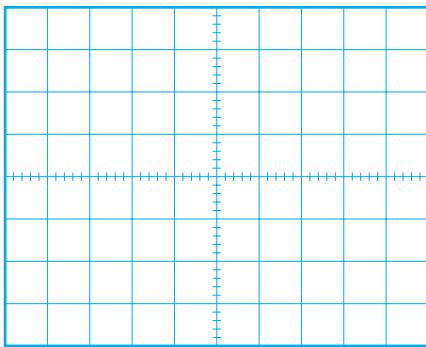


شکل ۱-۱۵۶- شکل موج پایه ۸ ترانسفورماتور

= دامنه ولتاژ volt

= پریود S

= فرکانس Hz

● اسیلوسکوپ را مطابق شکل ۱-۱۵۷ به پایه شماره‌ی ۱۰ ترانسفورماتور وصل کنید. شکل موج این پایه را با مقیاس مناسب در شکل ۱-۱۵۶ رسم کنید. دامنه، پریود و فرکانس موج را اندازه بگیرید.

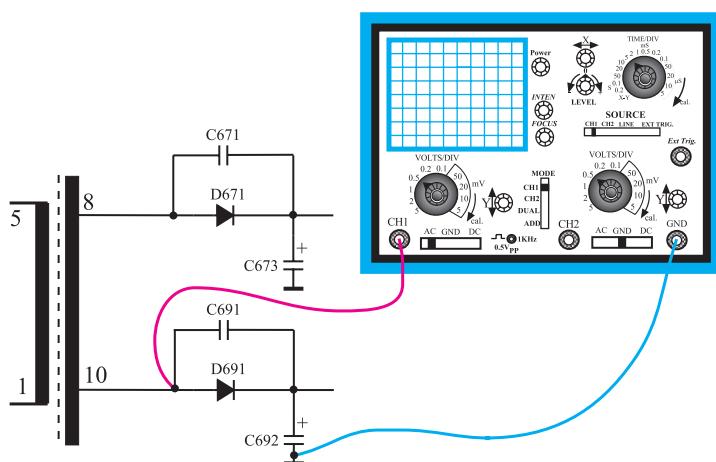

شکل ۱-۱۵۷- اتصال اسکوپ به پایه ۱۰ ترانسفورماتور


= دامنه ولتاژ volt

= پریود S

= فرکانس Hz

● نتایج به دست آمده از آزمایش را بنویسید.

پاسخ:

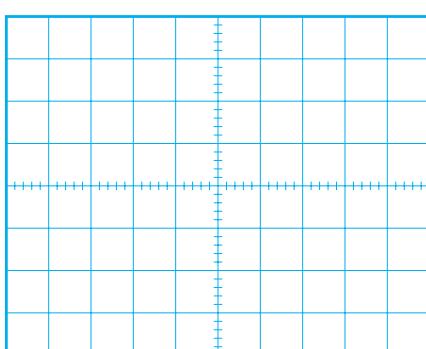

شکل ۱-۱۵۸- موج پایه ۱۰ ترانسفورماتور

۷-۱-۱- کار عملی شماره ۳ - عیب‌گذاری (۱)


توجه: چون عیب‌گذاری در بخش تنظیمه سویچینگ خطر آسیب رساندن به ترانزیستور کلید، آی‌سی تغذیه و فیلترهای ورودی را دارد لذا عیب‌گذاری در مدارهای قبل از ترانسفورماتور TR ۶۵۱ در حد محدود انجام گرفته است. توصیه می‌شود آزماسهای این بخش در روی شاسی اصلی یا روی گسترده و فقط توسط مری یا بادقت و نظارت کامل انجام شود.

- برق تلویزیون را قطع کنید.

● خازن C₆₂₆ را با یک مقاومت 10Ω تخلیه کنید.

- مطابق شکل ۱-۱۵۹ فیوز SI624 را قطع کنید.

● دوشاخه تلویزیون را به پریز برق وصل کنید و تلویزیون را روشن کنید.

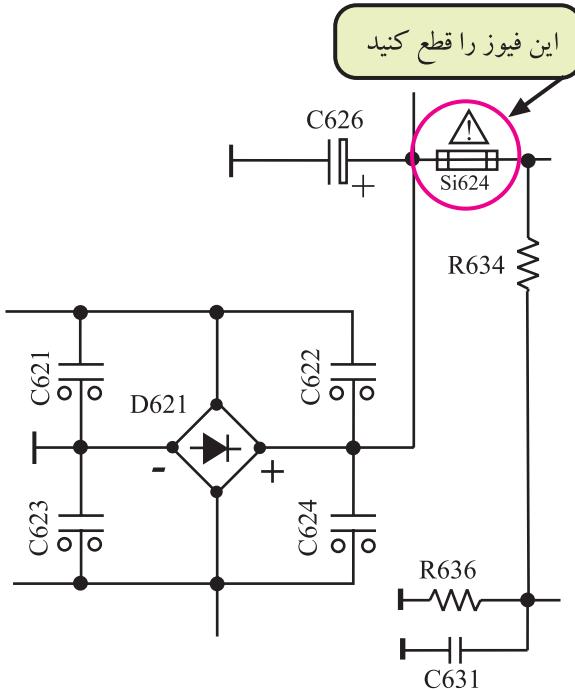


شکل ۱-۱۵۹ - ۱ فیوز SI624 که باید قطع شود.

- ولتاژ خازن صافی را مطابق شکل ۱-۱۶۰ اندازه بگیرید

و یادداشت کنید.

- ولتاژهای +A ، +B ، +H را اندازه بگیرید و

یادداشت کنید.

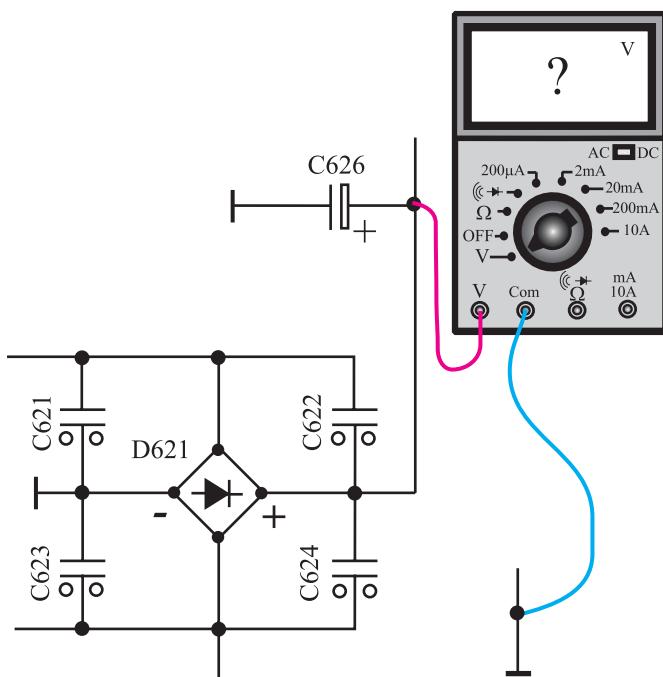

شکل ۱-۱۶۰ - اتصال ولتمتر به خازن صافی


$$V_{C626} = \text{volt}$$

$$V_{+A} = \text{volt}$$

$$V_{+B} = \text{volt}$$

$$V_{+H} = \text{volt}$$

- وضعیت صدا و تصویر را بررسی کنید. وضعیت تصویر را در شکل ۱-۱۶۱ نشان دهید.

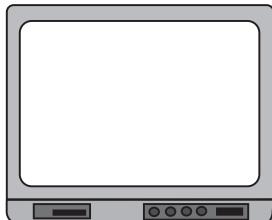


شکل ۱-۱۶۱- وضعیت تصویر



زمان اجرا: ۱ ساعت

۸-۱-۱- کار عملی شماره ۴- عیب‌گذاری (۲)

- تلویزیون را خاموش کنید.
- خازن C۶۲۶ را تخلیه کنید.
- فیوز SI۶۲۴ را وصل کنید.
- مطابق شکل ۱-۱۶۲ دیود D۶۵۳ را قطع کنید.
- دوشاخه تلویزیون را به پریز برق وصل کنید و آن را روشن کنید.
- ولتاژ پایه ۶ آی سی را طبق شکل ۱-۱۶۳ نسبت به شاسی غیر ایزوله اندازه بگیرید و آن را یادداشت کنید.
- هر یک از ولتاژهای +B ، +A و H را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

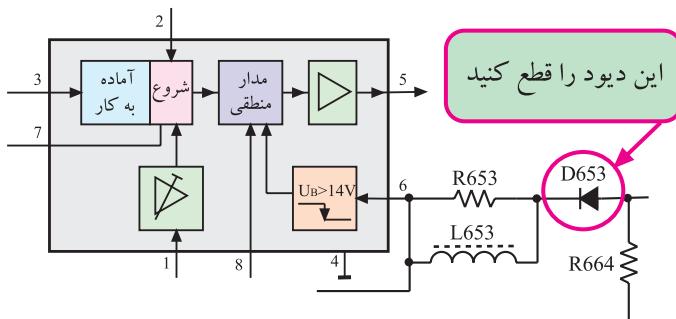

شکل ۱-۱۶۲- دیود D۶۵۳ که باید قطع شود.

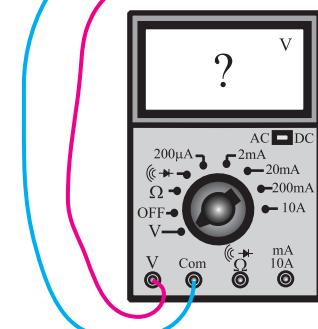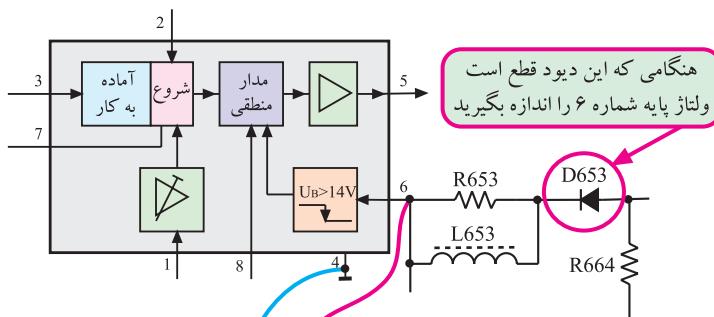


شکل ۱-۱۶۳- اتصال ولتمتر به پایه ۶

$$V_6 = \text{volt}$$

$$V_{+A} = \text{volt}$$

$$V_{+B} = \text{volt}$$

$$V_H = \text{volt}$$

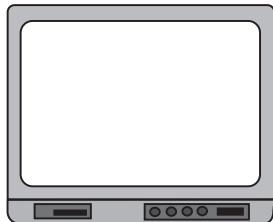


شکل ۱-۱۶۴— وضعیت تصویر

- وضعیت صوت و تصویر را بررسی کنید و وضعیت تصویر را در شکل ۱-۱۶۴ نشان دهید.
- نتایج به دست آمده از آزمایش را بنویسید.

نتایج:

وضعیت صوت =

زمان اجرا: ۱ ساعت

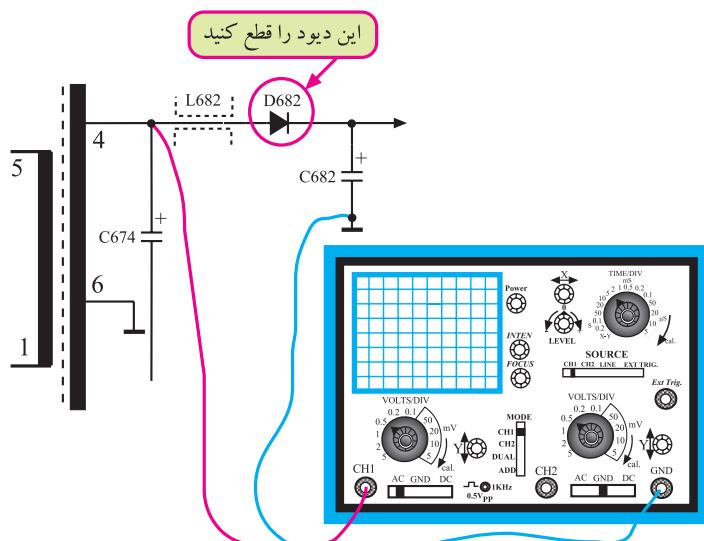


شکل ۱-۱۶۵— دیود D682 قطع و اسکوپ به پایه ۴ وصل شده است

۱-۱۰— کار عملی شماره ۵— عیب‌گذاری (۳)

- تلویزیون را خاموش کنید.
- دیود C653 را وصل کنید.
- دیود D682 را قطع کنید. شکل ۱-۱۶۵ این دیود را نشان می‌دهد.
- دوشاخه تلویزیون را به پریز برق وصل کنید و آن را روشن کنید.
- اسیلوسکوپ را به پایه ۴ ترانسفورماتور وصل کنید و شکل موج آن را با مقیاس مناسب در شکل ۱-۱۶۶ رسم کنید.
- دامنه موج را اندازه بگیرید.

دامنه V = volt

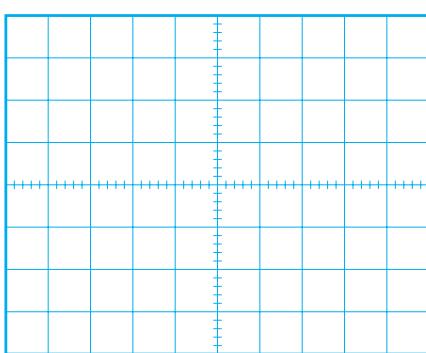


شکل ۱-۱۶۶— شکل موج پایه ۴ ترانس

- هریک از ولتاژهای $+A$ ، $+B$ و $+H$ را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

V_{+A} = volt

V_{+B} = volt

V_{+H} = volt

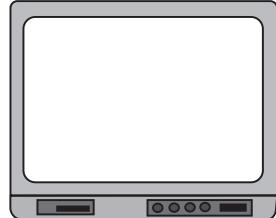


شکل ۱-۱۶۷- وضعیت تصویر


- وضعیت صوت و تصویر را بررسی کنید و وضعیت تصویر را در شکل ۱-۱۶۷ رسم کنید.

وضعیت صوت =

زمان اجرا: ۲ ساعت

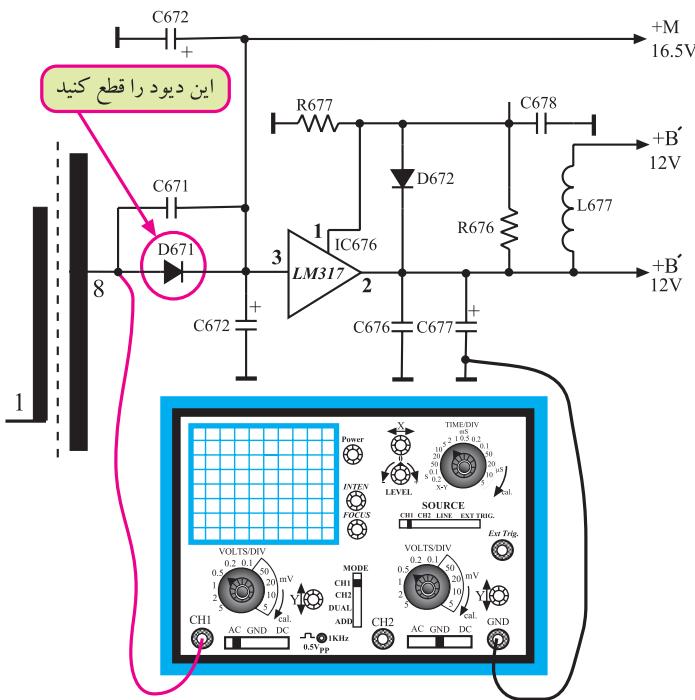

شکل ۱-۱۶۸- دیود D۶۷۱ که باید قطع شود و اسکوپ به پایه ۸ وصل شود.

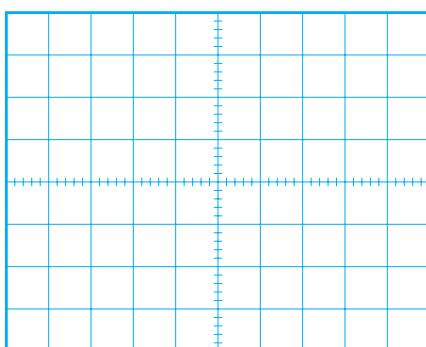

شکل ۱-۱۶۹- شکل موج پایه ۸


۱-۱۰- کار عملی شماره ۶- عیب‌گذاری (۴)

- تلویزیون را خاموش کنید.
- دیود D۶۸۲ را وصل کنید.
- دیود D۶۷۱ را قطع کنید. شکل ۱-۱۶۸ دیود D۶۷۱ را نشان می‌دهد.
- تلویزیون را روشن کنید.

- اسیلوسکوپ را به پایه ۸ ترانسفورماتور TR۶۵۱ وصل کنید و شکل موج پایه ۸ را با مقیاس مناسب در شکل ۱-۱۶۹ رسم کنید و دامنه سیگنال رسم شده را اندازه بگیرید.

$V_{\text{دامنه}} = \text{volt}$

● ولتاژهای $+A$, $+B$, $+M$ و $+H$ را اندازه بگیرید.

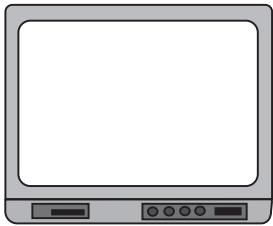


شکل ۱-۱۷۰- وضعیت تصویر

$$V_{+A} = \text{volt}$$

$$V_{+B} = \text{volt}$$


$$V_{+H} = \text{volt}$$

$$V_{+M} = \text{volt}$$

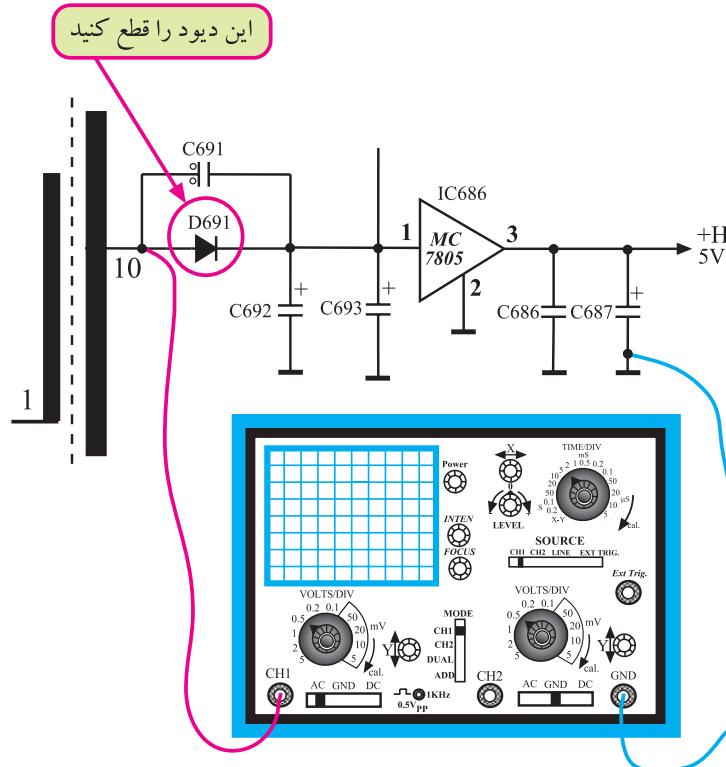

● وضعیت صوت و تصویر را بررسی کنید. وضعیت تصویر را در شکل ۱-۱۷۰ نشان دهید.

شکل ۱-۱۷۱- دیود D691 که باید قطع شود و اسکوپ به پایه ۱۰ ترانسفورماتور وصل شود.

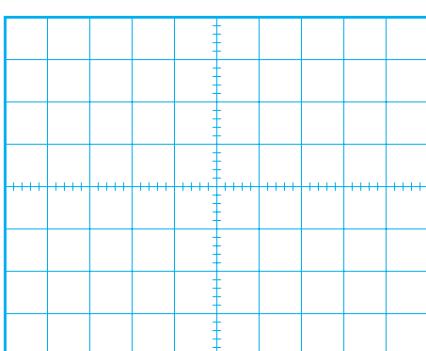

شکل ۱-۱۷۲- شکل موج پایه ۱۰ ترانسفورماتور

● تلویزیون را خاموش کنید.
● دیود D691 را وصل کنید.
● دیود D691 را قطع کنید. شکل ۱-۱۷۱ دیود D691 را نشان می دهد.


● تلویزیون را روشن کنید.

● اسیلوسکوپ را به پایه ۱۰ ترانسفورماتور TR651 وصل کنید. شکل موج را با مقیاس مناسب در شکل ۱-۱۷۲ رسم کنید و دامنه موج را اندازه بگیرید.

$$V_{\text{دامنه}} = \text{volt}$$

● هریک از ولتاژهای $+A$, $+B$, $+E$, و $+H$ را اندازه

بگیرید.

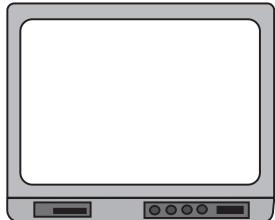

شکل ۱-۱۷۳- وضعیت تصویر

$$V_{+A} = \text{volt}$$

$$V_{+B} = \text{volt}$$

$$V_{+E} = \text{volt}$$

$$V_{+H} = \text{volt}$$

وضعیت صوت =

● وضعیت صوت و تصویر را بررسی کنید و وضعیت

تصویر را در شکل ۱-۱۷۳ نشان دهید.

نتایج آزمایش:

● دیود D691 را به مدار وصل کنید.

● تلویزیون را آزمایش کنید.

● نتایج به دست آمده را بنویسید.

● ۱۰-۱- جدول برخی از معایب: در جدول ۱-۴

برخی معایب ممکن و محل بررسی قطعات معیوب توضیح داده شده است. قطعات را باید از نظر قطع یا اتصال کوتاه بودن

بررسی کنید.


جدول ۱-۴- جدول برخی معایب

ردیف	نوع عیب	قطعات	معیوب	احتمالی
۱	با اتصال دستگاه به برق فیوز ۱۶۰° SI624 می‌سوزد.	C601	D601	C626
۲	با اتصال دستگاه به برق فیوز ۱۶۲۴ SI624 می‌سوزد.	T644	C644	D648 D647
۳	ولتاژ راه اندازی پایه ۶ آی سی برقرار نیست.	R646	C647	C648
۴	ولتاژ دائم پایه ۶ آی سی برقرار نیست.	R652	L653	IC631

۱۱-۱- بررسی حالت کلی آماده به کار^۱


هرگاه تلویزیون را با کنترل از راه دور خاموش کنیم تلویزیون در یک حالت آمادگی جهت روشن شدن مجدد قرار می‌گیرد. این حالت را (آماده به کار) می‌گویند.

در حالت آماده به کار به علت قطع ولتاژ تغذیه مربوط به مدارهای مختلف تلویزیون، عملاً صوت و تصویر و ولتاژ زیاد (EHV) وجود ندارد در این شرایط منبع تغذیه واحد کنترل کار می‌کند و جریان بسیار ناچیزی از تغذیه کشیده می‌شود.

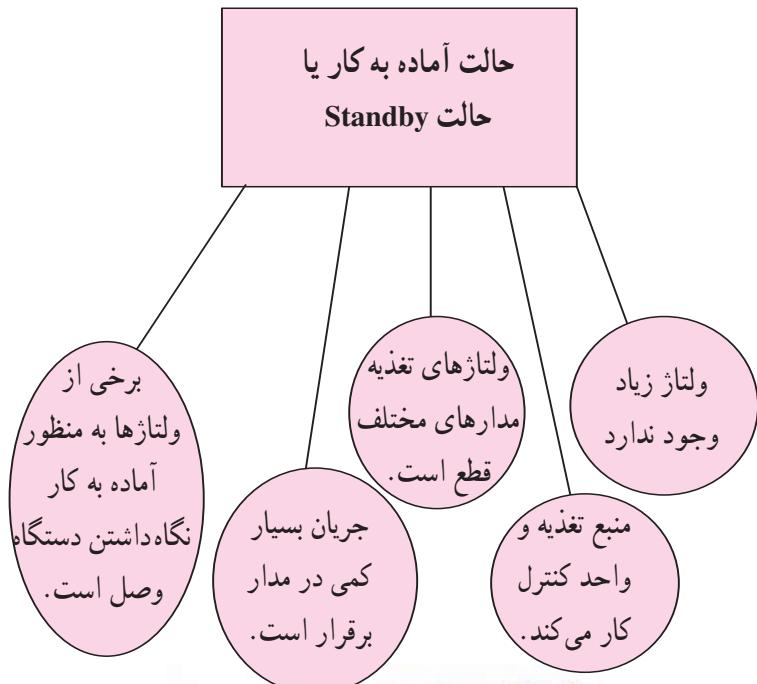

شکل ۱-۱۷۴- تلویزیون در حال آماده به کار


شکل ۱-۱۷۴ یک تلویزیون در حال آماده به کار را نشان می‌دهد. LED روشن در جلوی تلویزیون نشان دهنده حالت آماده به کار است. همان‌طوری که در نقشه بلوکی شکل ۱-۱۷۵ مشخص شده است تمام بخش‌های داخلی تلویزیون کار نمی‌کند و فقط منبع تغذیه و واحد کنترل فعال است.

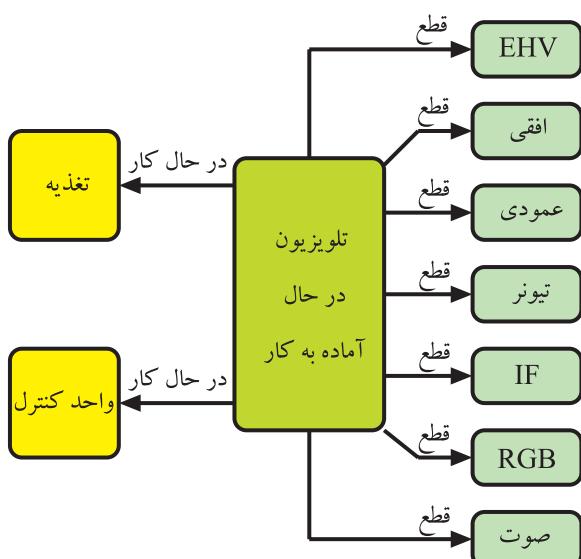

شکل ۱-۱۷۵- نمای بلوکی بخش‌های در حال کار و قطع در وضعیت آماده به کار تلویزیون




شکل ۱۷۶-۱- کلید فرمان آماده به کار در دستگاه کنترل از راه دور

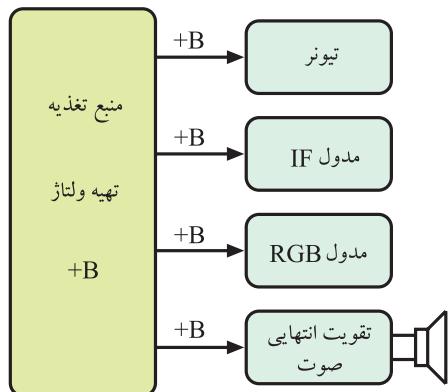

شکل ۱۷۷-۱- بخش‌هایی که از B + تغذیه می‌شوند.



شكل ۱۷۸-۱- آی سی، کنترل و ولتاژ بایه

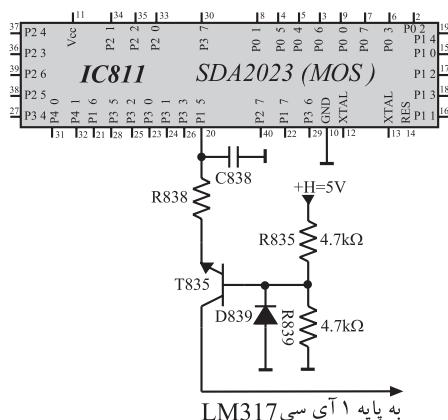

شکل ۱۷۹-۱- نحوه بایاس ترانزیستور T835

فرمان آماده به کار از دو طریق به تلویزیون داده می شود :

الف - صدو، فی مان از طریق دستگاه کنترل از راه

دور: با فشار دادن کلید آماده به کار دستگاه کنترل از راه دور، فرمان آماده به کار صادر می شود و تلویزیون در حالت آماده به کار قرار می گیرد. این کلید در شکل ۱-۱۷۶ مشخص شده است.

ب— صدور فرمان از مدارهای داخل تلویزیون: با

معیوب شدن یا غیرطبیعی کار کردن مدارهای مختلف تلویزیون، فرمان آماده به کار از آن مدارها ارسال می‌شود. توصیه می‌شود چنان‌چه از تلویزیون برای مدت طولانی استفاده نمی‌شود آن را توسط کلید خاموش - روشن (ON - OFF) خاموش کنید تا در وضعیت آماده به کار باقی نماند.

۱-۱-۱- حالت آماده به کار در تلویزیون

گروندیک: در وضعیت آماده به کار در تلویزیون گروندیک، ولتاژ B+ کاهش می‌یابد و به حدود $1/8$ ولت می‌رسد. چون طبق شکل ۱۷۷-۱ ولتاژ B+ بخش‌های اساسی مانند تیونر، مدول IF، مدول RGB و بخش تقویت انتهایی صوت را تغذیه می‌کند، تغذیه تمام بخش‌های اصلی تلویزیون در این حالت از کام مر افتد.

همچنین کاهش ولتاژ B + اسیلاتور افقی را از کار می‌اندازد و ولتاژ زیاد (EHV) قطع می‌شود. در این حالت توان مصرفی از منبع تغذیه به حداقل مقدار می‌رسد.

۱۱-۱-۲- عملکرد واحد کنترل به هنگام دریافت


فرمان آماده به کار: با صدور فرمان آماده به کار از دستگاه کنترل از راه دور یا از طریق مدارهای مختلف تلویزیون، واحد کنترل فرمان را دریافت می‌کند. قبل از دریافت فرمان آماده به کار، پایه ۲۰ آی‌سی میکرو کنترلر در وضعیت بالا یا high قرار دارد.

ولتاژ پایه 20° در وضعیت high ۵ ولت است. شکل ۱-۱۷۸ آن را نشان می‌دهد.

پایه ۲۰ به امیر ترانزیستور T835 وصل است. بیس ترانزیستور T835 از H + و توسط دو مقاومت مساوی R835 و روی ۲/۵ ولت بالاتر شده است.


شکا ۱۷۹-۱ مدار، بایان، تاریخ سیستم، T۸۳۵، انشان، مردم‌دهد.

چون امیتر از طریق R۸۳۸ به پایه ۲۰ که در تراز بالا (ولت) قرار دارد وصل است لذا T۸۳۵ در حالت عادی در وضعیت قطع قرار دارد، زیرا ولتاژ پس نسبت به امیتر کمتر است.

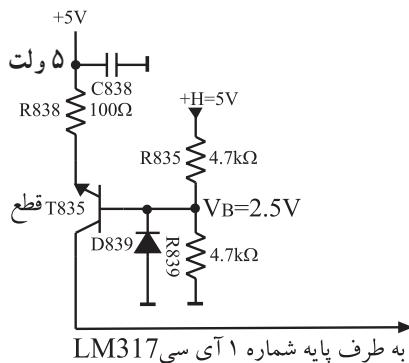

شکل ۱-۱۸۰- ترانزیستور T835 در حالت عادی قطع است.

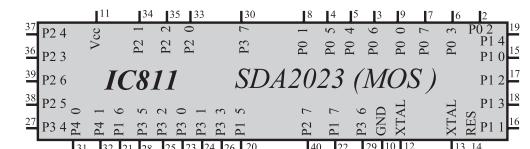شکل ۱-۱۸۰- ۱- پتانسیل بیس و امیر ترانزیستور T835 را نشان می دهد. با فرمان آماده به کار پایه ۲۰ آی سی کنترل Low شده و امیر ترانزیستور T835 را از طریق مقاومت R838 زمین می کند و آن را به سمت وصل می برد. چون کلکتور T835 به پایه یک آی سی LM317 اتصال دارد با وصل شدن ترانزیستور T835، مقاومت پایه یک آی سی LM317 کم می شود و ولتاژ +B را کاهش می دهد.



زمان اجرا: ۱ ساعت

۱۲-۱- کار عملی شماره ۷- بررسی حالت آماده به کار


با توجه دقیق به نکات مطرح شده در قسمت های ۱-۱۰ و ۱-۱۱ آزمایش ها را انجام دهید.

۱-۱۲-۱- تلویزیون را روشن کنید و آن را روی برنامه ای

تنظیم کنید.

۱-۱۲-۲- ولت متر را مطابق شکل ۱-۱۸۳ به پایه ۲۰

آی سی میکرو کنترلر (IC811) وصل کنید. ولتاژ این پایه را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

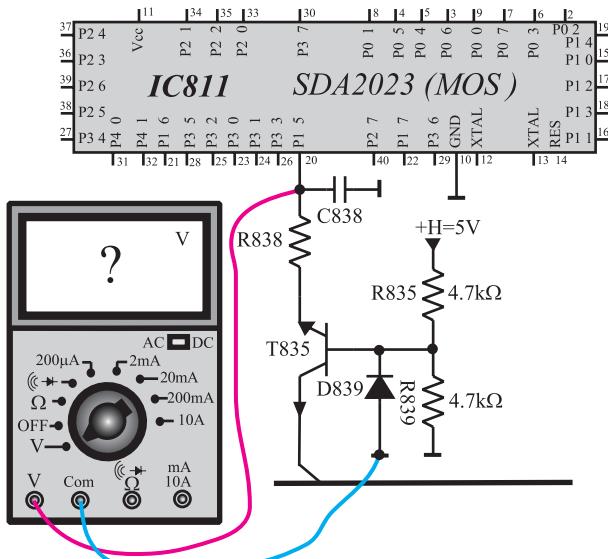


شکل ۱-۱۸۳- اندازه گیری ولتاژ پایه ۲۰

۱-۱۲-۳- مطابق شکل ۱-۱۸۴ ولت متر را ابتدا به بیس

و سپس به «کلکتور امیتر» ترانزیستور T835 وصل کنید و ولتاژ آن ها را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_{B\ 20} = \text{volt}$$

$$V_B = \text{volt}$$

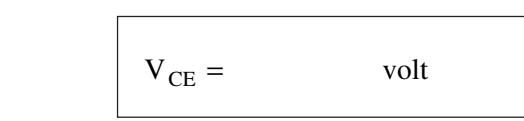

$$V_{CE} = \text{volt}$$

شکل ۱-۱۸۴- اندازه گیری ولتاژ بیس و کلکتور امیتر T835

$$V(+A) = \text{volt}$$

۱۲-۴ ولتاژ $+B$ ، $+A$ ، $+H$ ، $+M$ و $+E$ را اندازه بگیرید و یادداشت کنید. سپس ولت‌متر را جدا کنید.

$$V(+B) = \text{volt}$$

$$V(+H) = \text{volt}$$


$$V(+M) = \text{volt}$$

$$V(+E) = \text{volt}$$



کلیدی که باید
فسرده شود

شکل ۱-۱۸۵— ارسال فرمان آماده به کار با کنترل از راه دور

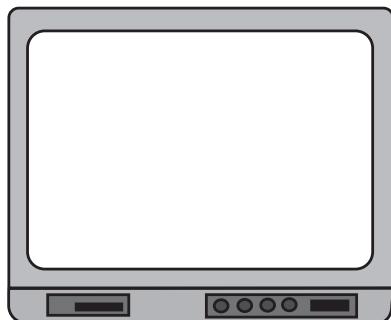

شکل ۱-۱۸۶— وضعیت تصویر در حالت آماده به کار

$$\text{وضعیت صدا} =$$



$$\text{وضعیت تصویر} =$$

۱۲-۵ با فشار دادن کلید آماده به کار دستگاه کنترل از راه دور، فرمان آماده به کار را صادر کنید. شکل ۱-۱۸۵ کلید آماده به کار را نشان می‌دهد.

۱۲-۶ در حالت آماده به کار وضعیت صدا و تصویر را بررسی کنید. وضعیت تصویر را در شکل ۱-۱۸۶ نشان دهید.

۱۲-۷ ولت‌متر را مطابق شکل ۱-۱۸۳ به پایه ۲۰ آی‌سی میکروکنترلر وصل کنید و ولتاژ پایه ۲۰ را در حالت آماده به کار اندازه بگیرید.

$$V_{20} = \text{volt}$$

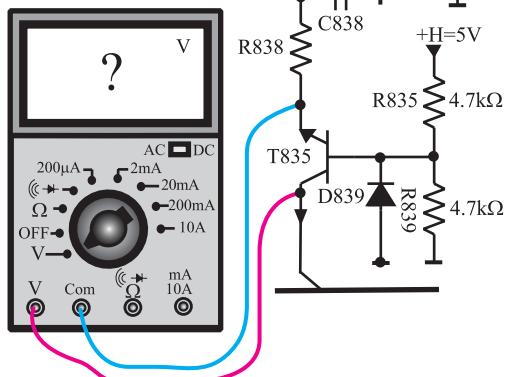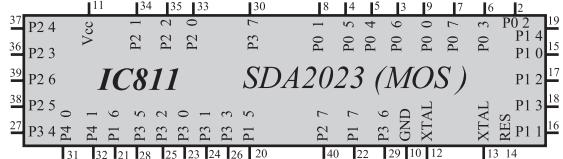

شکل ۱-۱۸۷- اتصال ولت متر به کلکتور امیتر T8۳۵

۱-۱۲-۸- ولت متر را مطابق شکل ۱-۱۸۷ به کلکتور امیتر ترانزیستور T8۳۵ وصل کنید و ولتاژ کلکتور امیتر آن را مجدداً اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_{CE} = \text{volt}$$

۱-۱۲-۹- ترانزیستور T8۳۵ در چه وضعی (قطع یا فعال یا اشباع) قرار دارد؟

$$T835 = \text{وضع}$$

۱-۱۲-۱۰- ولتاژهای $+E$, $+M$, $+H$, $+A$, $+B$ و $+E$ را مجدداً اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

۱-۱۲-۱۱- کدام ولتاژها تغییر کردند؟ علت تغییر را توضیح دهید.

توضیح:


$$V_{+B} = \text{volt}$$

$$V_{+A} = \text{volt}$$


$$V_{+H} = \text{volt}$$

$$V_{+M} = \text{volt}$$

$$V_{+E} = \text{volt}$$


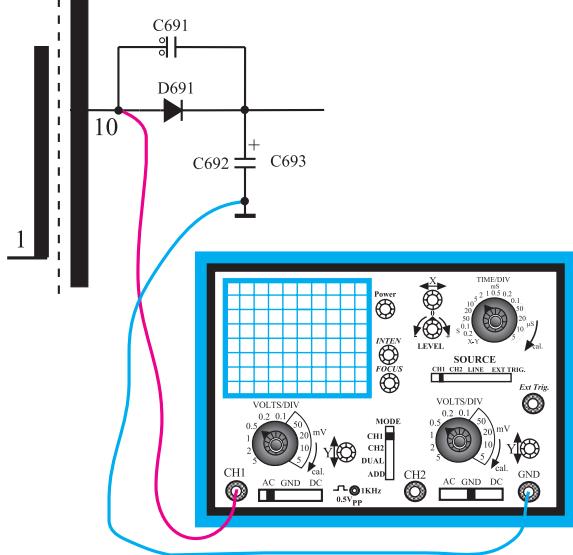


شکل ۱-۱۸۸-۱- اتصال اسکوپ به پایه ۱۰ ترانس

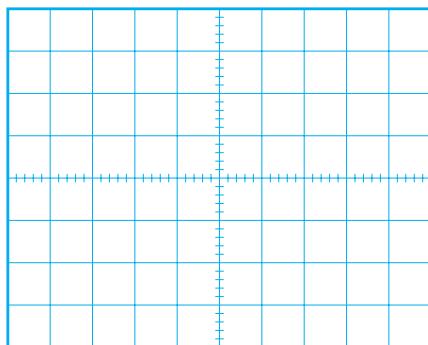

شکل ۱-۱۸۹-۱- شکل موج پایه ۱۰ ترانس

= ولتاژ دامنه	volt
= پریود	s
= فرکانس	Hz

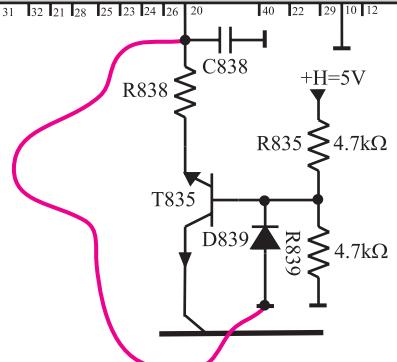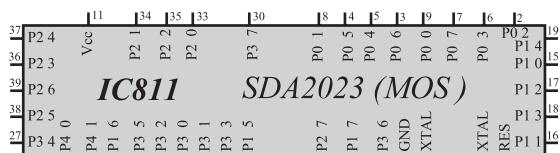

شکل ۱-۱۹-۱- اتصال پایه ۲۰ به وسیله سیم به زمین

۱-۱۲-۱۲- اسیلوسکوپ را مطابق شکل ۱-۱۸۸

به پایه ۱۰ ترانسفورماتور TR651 وصل کنید و شکل موج این پایه را نسبت به شاسی ایزوله در شکل ۱-۱۸۹ با مقیاس مناسب رسم کنید. دامنه و پریود موج را از روی شکل ترسیم شده اندازه بگیرید و فرکانس را محاسبه کنید.

۱-۱۲-۱۳- آیا فرکانس موج در این حالت تغییر کرده است؟

پاسخ:

۱-۱۲-۱۴- تلویزیون را از حالت آماده به کار خارج کنید.

۱-۱۲-۱۵- به وسیله یک سیم مطابق شکل ۱-۱۹

پایه ۲۰ آی سی میکروکنترلر را به زمین ایزوله وصل کنید، چه اتفاقی رخ می دهد؛ با مشاهده وضع ایجاد شده توضیحات لازم را بنویسید.

توضیح:


۱-۱۲-۱۶- نتایج به دست آمده از آزمایش را به اختصار

شرح دهید.


نتایج:

۱۳-۱- اساس کار سیستم مغناطیس زدا^۱


گیرنده‌های تلویزیون رنگی نسبت به میدان‌های مغناطیسی بسیار حساس هستند. یک میدان مغناطیسی ضعیف می‌تواند اثر قابل ملاحظه‌ای روی رنگ یک تصویر بگذارد. شکل ۱-۱۹۱ آرم یک تصویر سیاه و سفید را نشان می‌دهد. شکل ۱-۱۹۲ همین آرم را نشان می‌دهد که میدان مغناطیسی روی آن اثر گذاشته است. در اثر میدان مغناطیسی سایه‌ای رنگی روی صفحه تلویزیون ایجاد شده است.

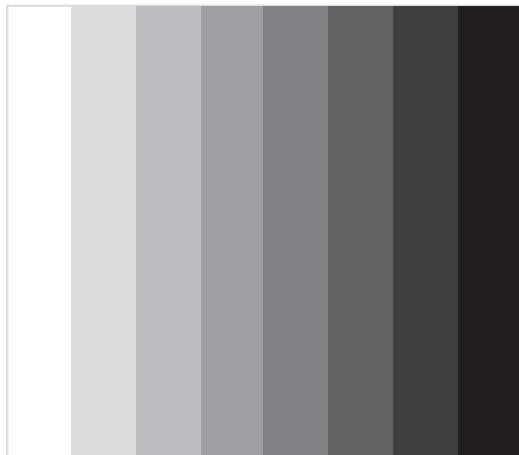

شکل ۱-۱۹۱- یک آرم سیاه و سفید

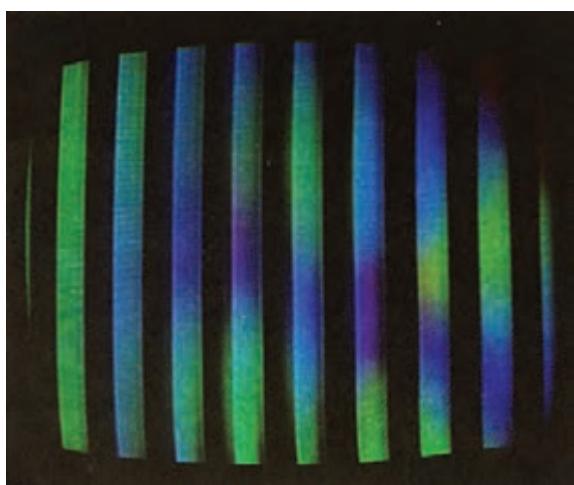

شکل ۱-۱۹۲- تصویر سیاه و سفید و قتی که میدان مغناطیسی روی آن اثر گذاشته است.

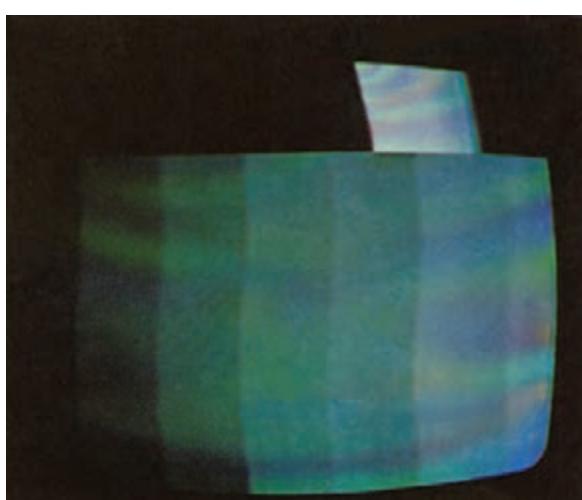

شکل ۱-۱۹۳- اثر نامطلوب میدان مغناطیسی روی نوارهای رنگی


شکل ۱-۱۹۳- نوارهای رنگی را در یک تلویزیون رنگی نشان می‌دهد.

میدان مغناطیسی روی نوارهای رنگی تصویر، اثر نامطلوب گذاشته است. بنابراین از بین بردن میدان مغناطیسی ناخواسته در تلویزیون امری ضروری است. به عمل از بین بردن اثر میدان‌های مغناطیسی روی تصویر در تلویزیون، مغناطیس زدایی گویند.

یکی از عوامل باقی ماندن میدان مغناطیسی (پس‌ماند مغناطیسی) در تلویزیون رنگی وجود ماسک مشبک^۱ است. چون در روی صفحه لامپ تصویر رنگی از سه ماده فسفر سانس رنگی مطابق شکل ۱-۱۹۴ استفاده می‌کند.



شکل ۱-۱۹۴- مواد رنگی در لامپ ردیفی

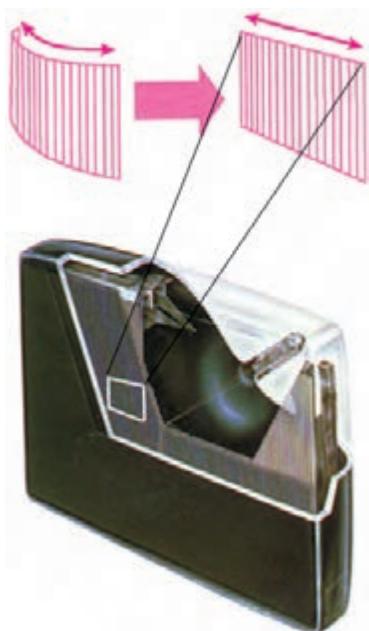

شکل ۱-۱۹۵- لامپ تصویر رنگی و ماسک مشبک آن


برای داشتن رنگ صحیح باید سه شعاع الکترونی دقیقاً به مواد فسفر سانس مربوط به خود برخورد کنند و نقاط مجاور را تحت تأثیر قرار ندهند. برای ایجاد این حالت، از ماسک مشبک استفاده می‌شود. شکل ۱-۱۹۵ لامپ تصویر رنگی و ماسک مشبک آن را نشان می‌دهد. در ماسک مشبک و سایر فلزات موجود در شاسی گیرنده تلویزیون رنگی، به علت قرار داشتن در حوزه مغناطیسی، پس‌ماند مغناطیسی ایجاد می‌شود، پس‌ماند مغناطیسی روی مسیر حرکت الکترون‌ها در لامپ تصویر اثر می‌گذارد و سبب ایجاد لکه‌های رنگی بر روی تصویر می‌شود. حوزه دائمی مغناطیسی زمین هم می‌تواند بر مسیر عبور الکترون‌ها اثر بگذارد.

برای مشخص شدن اثر میدان مغناطیسی ناخواسته روی تصویر به ترتیب زیر عمل می‌کند.



شکل ۱-۱۹۶- تصویر راستر قرمز


در ابتدا رنگ سبز و آبی تلویزیون را قطع نموده و فقط رنگ قرمز را در حال فعال قرار دهنده. در این حالت باید تصویر طبق شکل ۱-۱۹۶ کاملاً قرمز باشد.

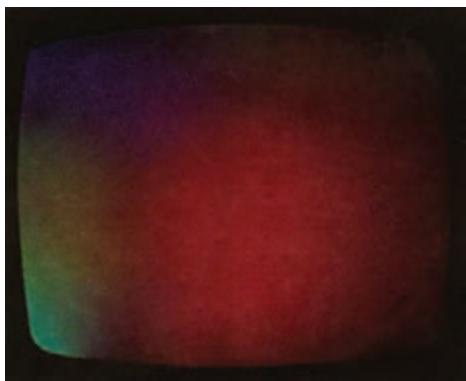

شکل ۱-۱۹۷—اثر نامطلوب میدان مغناطیسی روی راستر قرمز



شکل ۱-۱۹۸—سیم پیچ مغناطیس زدایی دستی

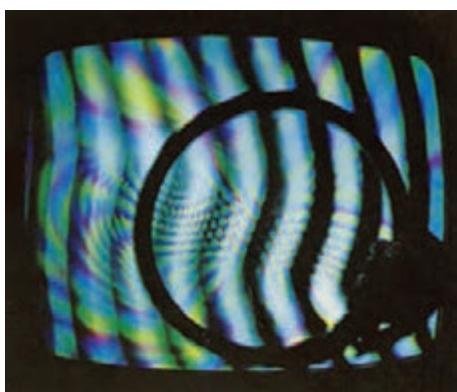

شکل ۱-۱۹۹—حرکت دادن سیم پیچ مغناطیس زدایی دستی و اثر آن

روی تصویر



سیم پیچ مغناطیس زدا

شکل ۱-۲۰۰— محل قرار گرفتن سیم پیچ مغناطیس زدا


اگر تصویر گیرنده طبق شکل ۱-۱۹۷ قرمز خالص نباشد میدان مغناطیسی روی لامپ تصویر اثر گذاشته است. اثر نامطلوب میدان های مغناطیسی ناخواسته با مغناطیسی زدایی از بین می رود. مغناطیسی زدایی به دو صورت انجام می گیرد.

مغناطیسی زدایی دستی: در مغناطیسی زدایی دستی، از یک سیم پیچ مطابق شکل ۱-۱۹۸ استفاده می شود. این سیم پیچ

دارای قطر $25\text{--}30$ سانتی متر است و به جریان AC وصل می شود. وقتی سیم پیچ را مطابق شکل ۱-۱۹۹ به طور موازی با فاصله کمی از صفحه قرار دهیم و در سمت بالا و پایین و طرفین تلویزیون بچرخانیم و از گیرنده دور شویم به طوری که اثر میدان به حداقل برسد یا حذف شود، پس ماند مغناطیسی از بین می رود.

مغناطیسی زدایی اتوماتیک^۱: امروزه در کلیه تلویزیون ها عمل مغناطیسی زدایی به طور اتوماتیک انجام می شود. برای این منظور روی قسمت شیبوری لامپ تصویر مطابق شکل ۱-۲۰۰ سیم پیچ مغناطیسی زدا قرار دارد.


در لحظه روشن شدن تلویزیون یک میدان مغناطیسی متناوب و بسیار قوی در اطراف قسمت شیبوری لامپ تصویر قرار می گیرد. این میدان قوی، کلیه پس ماندهای مغناطیسی روی لامپ تصویر و ماسک مشبک را از بین می برد.

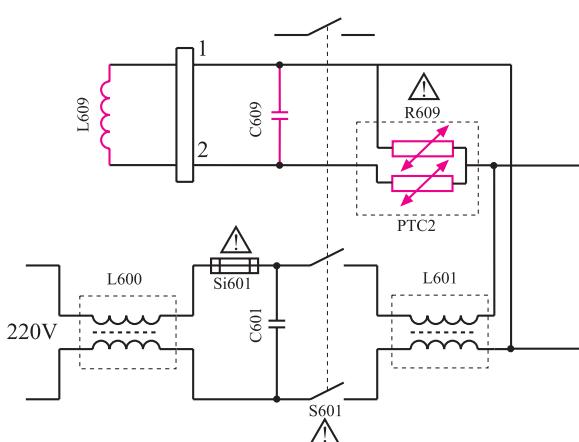


شکل ۱-۲۰۱- مدار مغناطیس‌زدا در تلویزیون گروندیک




شکل ۱-۲۰۲- شکل ظاهری مقاومت R_{609} که یک PTC است.

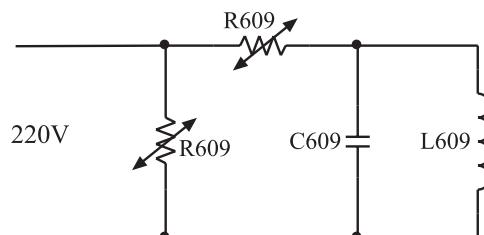

شکل ۱-۲۰۳- قطعات مدار مغناطیس‌زدا

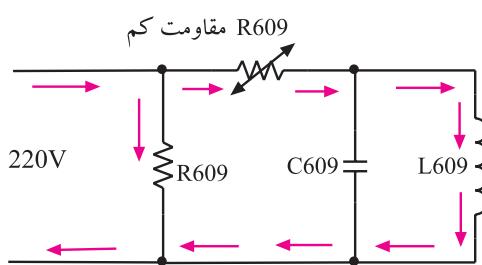

شکل ۱-۲۰۴- مسیر عبور جریان زیاد در لحظه اول

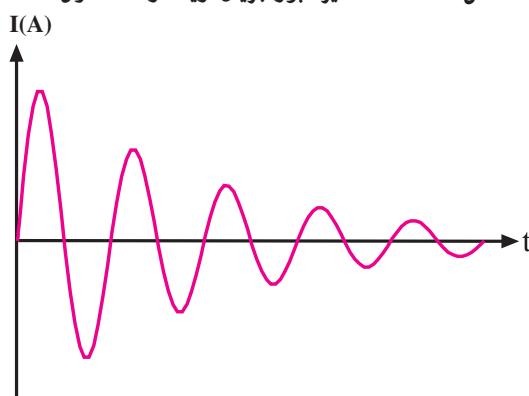

شکل ۱-۲۰۵- شکل موج جریان عبوری از سیم پیچ مغناطیس‌زدا

۱۳-۱- بررسی مدار مغناطیس‌زدا اتوماتیک

در تلویزیون گروندیک: در شکل ۱-۲۰۱ مدار مغناطیس‌زدا در تلویزیون گروندیک رسم شده است. مدار شامل مقاومت R_{609} و خازن C_{609} و سیم پیچ مغناطیس‌زدا L_{609} است.

R_{609} مقاومت‌های PTC است که شکل ظاهری آن را

در شکل ۲-۰۲ مشاهده می‌کنید.

انشعابی از برق شهر و از مسیر مقاومت‌های PTC به سیم پیچ

دگوینگ (L_{609}) اعمال می‌شود. شکل ۱-۲۰۳-۱ مسیر انشعب

و موقعیت مقاومت‌های PTC را در مدار نشان می‌دهد.

در لحظه روشن شدن تلویزیون، PTC سرد و مقاومت آن

کم است. در این حالت جریان زیادی از سیم پیچ عبور می‌کند.

شکل ۱-۲۰۴-۱ مسیر عبور جریان زیاد را در لحظه اول نشان

می‌دهد. پس از عبور جریان از PTC و گرم شدن آن، مقاومت

افراش می‌باید و جریان سیم پیچ مغناطیس‌زدا را کم می‌کند.

در حقیقت PTC سبب می‌شود فقط در لحظه اول جریان زیادی

از سیم پیچ عبور کند. شکل ۱-۲۰۵-۱ جریان عبوری از سیم پیچ

را نشان می‌دهد. میدان مغناطیسی ایجاد شده در اطراف سیم پیچ

مغناطیس‌زدا با جریان عبوری از آن مناسب است. این میدان

مغناطیسی متغیر، کلیه پس‌ماندهای مغناطیسی را بر طرف می‌سازد.

PTC موازی، با ایجاد انشعابی از جریان، همواره گرم باقی می‌ماند

چون PTC موازی به PTC سری کاملاً چسبیده است، گرمای

خود را به آن منتقل می‌کند و مقاومت آن را بالا می‌برد، به این

ترتیب مقدار جریان عبوری از PTC‌ها و سیم پیچ مغناطیس‌زدا،

در حد قابل قبول بوده و PTC‌ها تا مادامی که تلویزیون روشن

است در حالت گرم باقی می‌مانند.


۱۴-۱- کار عملی شماره ۸- بررسی مدار مغناطیس زدا

با توجه دقیق به نکات مطرح شده در ردیف ۱-۱۰۰ الی

۱-۱۰۰ به آزمایش های زیر بپردازید.

۱-۱۴-۱- قبل از روشن کردن تلویزیون، اهم متر را


مطابق شکل ۱-۲۰۶ به دو سر سیم پیچ دگوینگ وصل کنید و مقاومت آن را اندازه بگیرید.

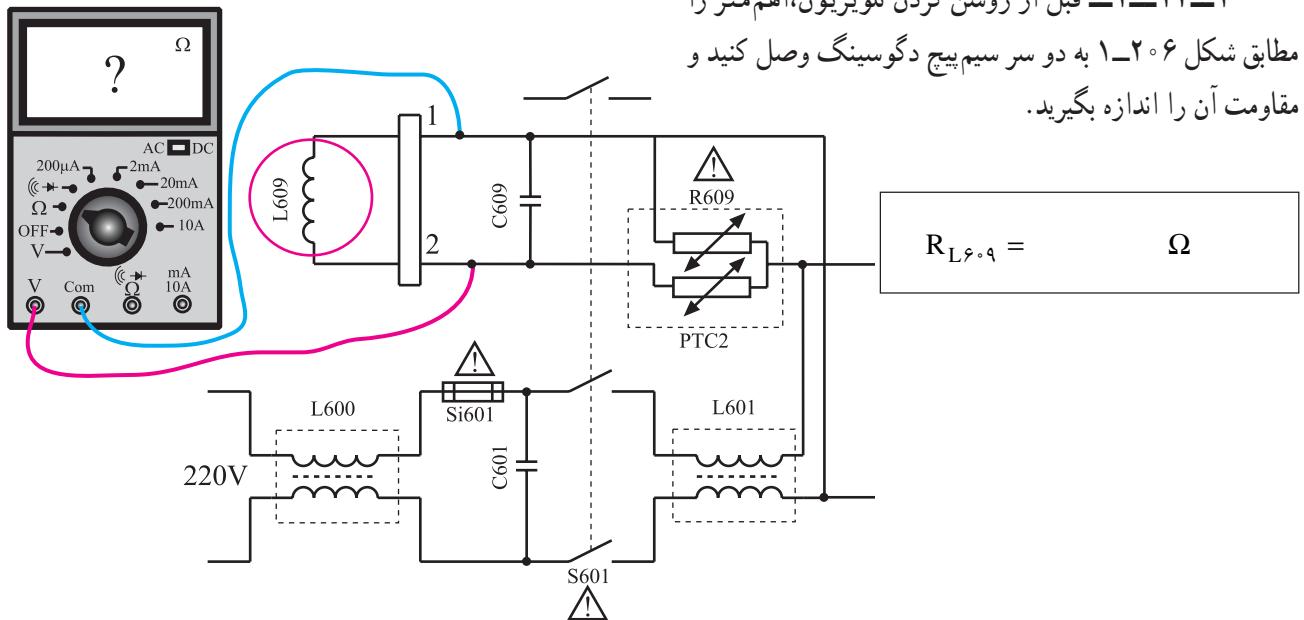


شکل ۱-۲۰۶- اتصال اهم متر به سیم پیچ دگوینگ

۱-۱۴-۲- تلویزیون را همچنان خاموش نگه دارید.

مطابق شکل ۱-۲۰۷ اسیلوسکوپ را به دو سر سیم پیچ دگوینگ وصل کنید.

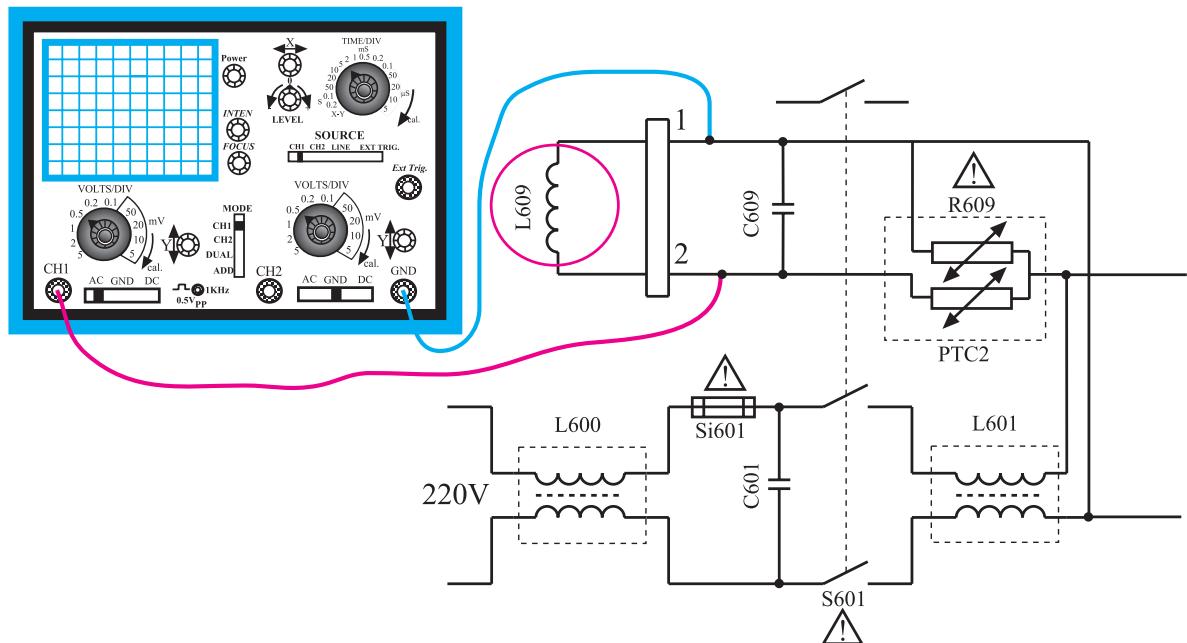

شکل ۱-۲۰۷- اتصال اسکوپ به دو سر سیم پیچ دگوینگ

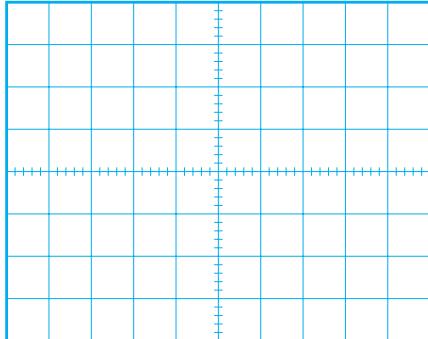

شکل ۱-۲۰۸- شکل موج دو سر سیم پیچ دگوینگ

۱-۱۴-۳- تلویزیون را روشن کنید. در هنگام روشن کردن تلویزیون به موج نشان داده شده روی صفحه اسکوپ توجه کنید. سپس شکل موج دو سر سیم پیچ دگوینگ را با مقیاس مناسب در نمودار شکل ۱-۲۰۸ رسم کنید.

۱-۱۴-۴- تلویزیون را خاموش کنید. ترمینال سیم پیچ دگوینگ را از روی برد مدار چاپی قطع کنید.

۱-۱۴-۵- تلویزیون را روشن کنید. آیا عدم وجود سیم پیچ دگوینگ روی تصویر اثر نامطلوبی ایجاد کرده است؟ علت را توضیح دهید.

توضیح:

۱-۱۴-۶- نتایج به دست آمده از آزمایش‌ها را به طور خلاصه بنویسید.

نتایج:

۱-۱۴-۷- ترمینال سیم پیچ دگوینگ را به برد مدار چاپی وصل کنید.

۱-۱۴-۸- تلویزیون را آزمایش کنید.

۱-۱۵-۱ خودآزمایی

در صورت داشتن وقت اضافی به سوالات مربوط به مدار

شکل ۱-۲۰-۹ که منبع تغذیه تلویزیون رنگی شهاب است پاسخ

دهید.

پاسخ:

۱-۱۵-۱ کدام قطعات فیلتر ورودی مدار است؟


۱-۱۵-۲ خازن صافی تغذیه کدام قطعه است؟

۱-۱۵-۳ آیسی اسیلاتور تغذیه کدام قطعه است؟

۱-۱۵-۴ ترانزیستور کلید کدام قطعه است؟

پاسخ:


پاسخ:

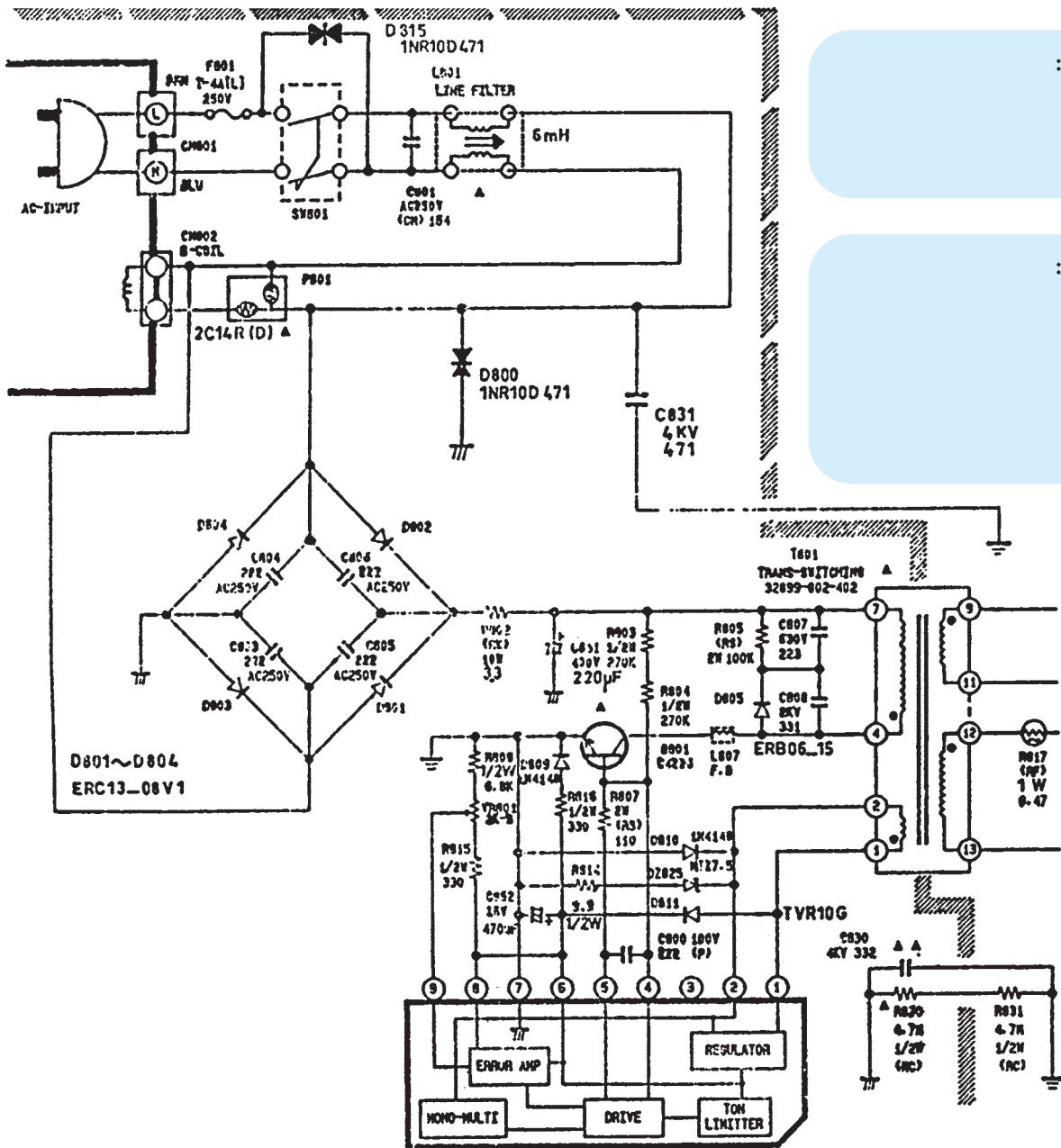

شکل ۱-۲۰-۹-۱ مدار بخش تغذیه یک تلویزیون رنگی

آزمون پایانی (۱)


- ۱- منبع تغذیه در یک تلویزیون معمولاً ^{تغذیه چه بخش‌هایی} را به عهده دارد؟ این بخش‌ها را نام ببرید.
- ۲- بلوک دیاگرام یک منبع تغذیه خطی همراه با رگولاتور را رسم کنید.
- ۳- شکل موج قسمت‌های مختلف منبع تغذیه را روی بلوک دیاگرام سؤال ۲ رسم کنید.
- ۴- با توجه به نقشه منبع تغذیه تلویزیون رنگی 620° ، تهیه ولتاژ $B+$ را شرح دهید.
- ۵- مدار کلی منبع تغذیه کلیدی از نوع پیشرو و برگشتی را رسم کنید.
- ۶- چرخه کار را تعریف کنید. چرخه نتشی در ثبیت ولتاژ خروجی منبع تغذیه کلیدی دارد؟ توضیح دهید.
- ۷- مدار شکل ۱-۲۱^۰ چه ولتاژی را تهیه می‌کند؟

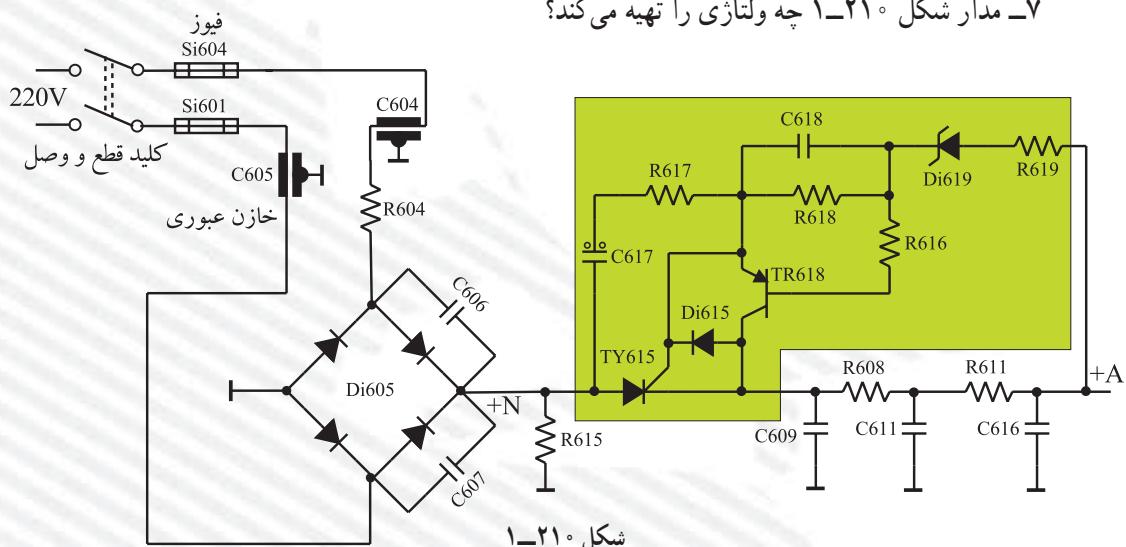

شکل ۱-۲۱^۰


۸- نحوه کار مدار فیوز الکترونیک را در شکل ۱-۲۱^۰ به طور خلاصه شرح دهید.

۹- با توجه به شکل ۱-۲۱ به سؤالات پاسخ دهید :

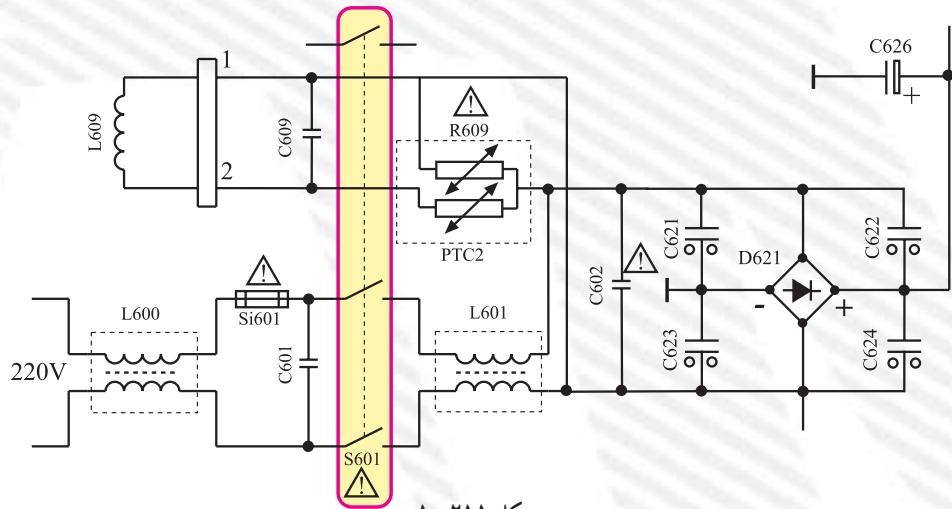

شکل ۱-۲۱

- الف) فیلتر حذف کننده نوسان های منبع تغذیه به شبکه برق کدام است؟
- ب) المان های مدار مغناطیس زدا را نام ببرید.
- ج) خازن های موازی با پل چه نقشی در مدار دارند؟
- د) اگر یکی از خازن های موازی با پل اتصال کوتاه شود چه اتفاقی رخ می دهد؟
- ۱- اگر ولتاژ ورودی افزایش یابد، آی سی منبع تغذیه سوییچینگ چگونه این افزایش را احساس می کند و عکس العمل نشان می دهد؟
- ۱۱- با توجه به شکل ۱-۲۱۲ به سوالات پاسخ دهید.

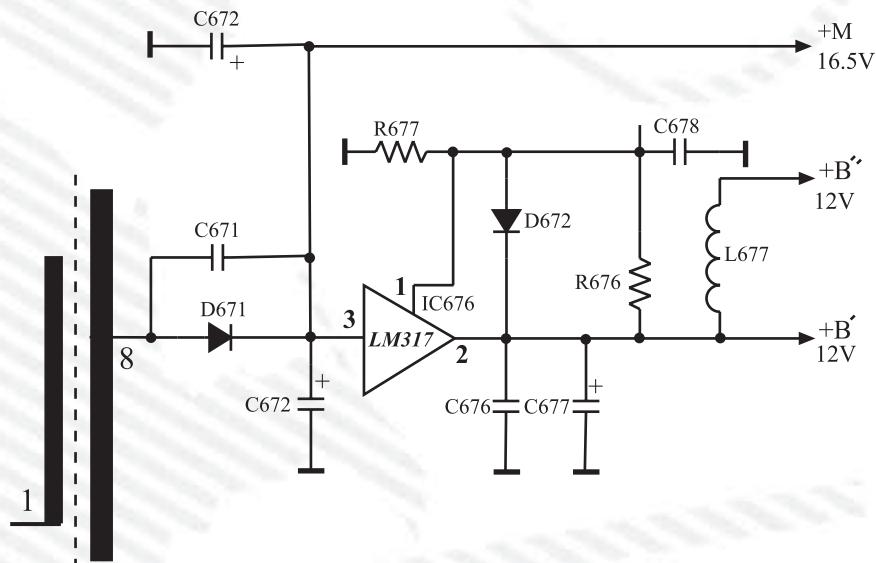

شکل ۱-۲۱۲

- الف) رابطه ولتاژ خروجی را بنویسید و ولتاژ خروجی را با توجه به مقادیر المان ها محاسبه کنید.
- ب) نقش دیود D671 و D672 چیست؟ شرح دهید.
- ۱۲- چهار مورد از مواردی که باید در کار عملی از نظر حفاظتی مورد توجه قرار گیرد را نام ببرید و تشریح کنید.
- ۱۳- آی سی ۶۳۱ در حالت آماده به کار با کدام فرکانس کار می کند؟
- (۱) ۱۰۰ KHz (۲) ۱۸۰ KHz (۳) ۵۰ KHz (۴) ۳۰ KHz
- ۱۴- ولتاژ E+ برابر ولت است و را تقدیم می کند.

واحد کار دوم

کاربرد آی سی میکرو کنترلر در تلویزیون

هدف کلی

نحوه عملکرد، عیب‌یابی و تعمیر واحد کنترل یک نمونه تلویزیون رنگی جدید

هدف‌های رفتاری: فراگیر پس از پایان این واحد کار قادر خواهد بود:


- ۱- انواع گیت‌های دیجیتالی پایه را بررسی کند.
- ۲- انواع مدار فلیپ‌فلاپ را تشریح کند.
- ۳- مدار انواع شیفت رجیسترها را شرح دهد.
- ۴- انواع شمارندها را تشریح کند.
- ۵- انواع آی‌سی‌های حافظه ROM ، PROM ، RAM ، E^{PROM} را توضیح دهد.
- ۶- میکرو کنترلر و کاربرد آن در گیرنده‌های رنگی جدید را توضیح دهد.
- ۷- واحد کنترل یک گیرنده رنگی جدید را نقشه‌خوانی، عیب‌یابی، تعمیر و تنظیم کند.

ساعت آموزش

جمع	عملی	نظری
۶۰	۳۰	۳۰


پیش آزمون (۲)

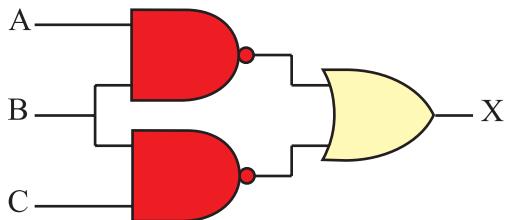۱- رابطه منطقی خروجی (X) را بنویسید و سپس رابطه را ساده کنید.




۲- جدول صحت داده شده مربوط به کدام گیت است؟


A	B	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

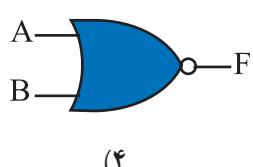


(۴)

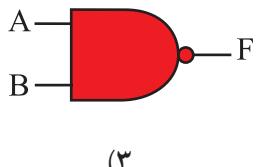

(۳)

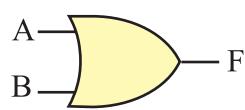


(۲)

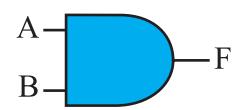

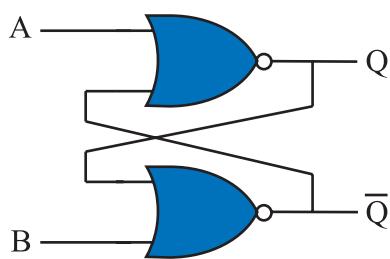(۱)

۳- اگر $A = 1$ و $B = 0$ باشد Q و \bar{Q} در چه حالت منطقی قرار دارند؟



۴- منظور از کلمات بیت و بایت چیست؟

۵- حافظه RAM چه نوع حافظه‌ای است؟

۶- حافظه‌ای که به توان آن را با سیگنال الکتریکی پاک کرد کدام نوع حافظه است؟

E PROM (۴)

EPROM (۳)

PROM (۲)

RAM (۱)

۷- معمولاً برای تنظیم صدای یک تلویزیون رنگی (کم و یا زیاد کردن صدا) از چند طریق می‌توان به تلویزیون

فرمان داد؟

۸- آی‌سی‌ای که به عنوان میکروکنترلر در تلویزیون رنگی گروندیک عمل می‌کند آی‌سی شماره است و شماره‌ی فنی آن می‌باشد.

۹- حافظه جانبی آی‌سی میکروکنترلر کدام است و این آی‌سی از چه نوعی است؟

۱۰- مدار دیودی یک سون‌سگمنت^۱ (واحد نمایش) آنده مشترک را رسم کنید.

۱-۲- شناسایی سیستم‌های گیرنده رنگی جدید


۱-۱- بررسی مدار گیت‌های دیجیتالی

- بررسی کلی: چون در گیرنده‌های رنگی جدید از مدارهای دیجیتالی استفاده می‌شود لازم است گیت‌های دیجیتالی مورد بررسی قرار گیرد. البته در الکترونیک کار عمومی گیت‌های دیجیتالی پایه، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. لذا در این قسمت این گیت‌ها به اختصار توضیح داده خواهد شد.


۱-۲- دروازه^۱ منطقی OR (یا): دروازه منطقی OR دروازه‌ای است که خروجی آن زمانی وجود دارد (یک می‌شود) که حداقل یکی از ورودی‌های آن وجود داشته باشد (یک باشد). جدول ۱-۲ جدول درستی دروازه منطقی OR را نشان می‌دهد.

جدول ۱-۲- جدول درستی دروازه منطقی OR


A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

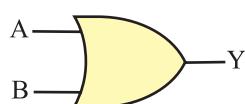

شکل ۱-۲-۱- نماد مداری دروازه OR

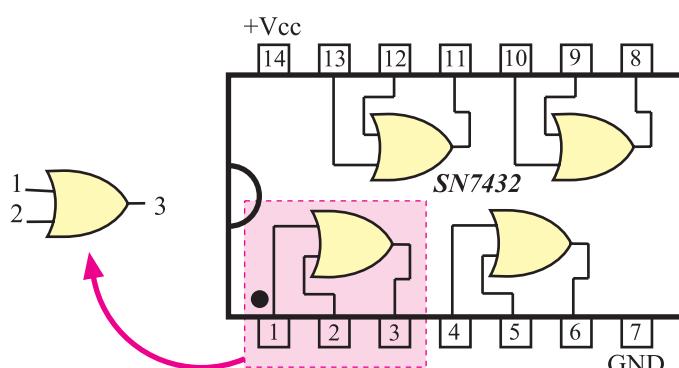

شکل ۱-۲-۲- گیت‌های داخل تراشه ۷۴۳۲

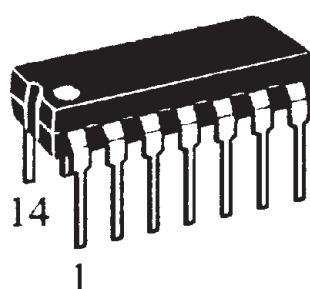


شکل ۱-۲-۳- نقشه ظاهری آی‌سی ۷۴۳۲

شکل ۱-۲-۱ نماد مداری دروازه منطقی OR را در استاندارد بین‌المللی (IEC) نشان می‌دهد. رابطه منطقی خروجی دروازه Y را برحسب متغیرهای ورودی به صورت $Y = A + B$ می‌نویسند.


در شکل ۱-۲-۲ تراشه ۷۴۳۲ که یک آی‌سی ۱۴ پایه است و در آن چهار دروازه OR قرار دارد نشان داده شده است. در شکل ۱-۲-۳ تصویر ظاهری آی‌سی ۷۴۳۲ را ملاحظه می‌کنید.

جدول ۲-۲- جدول درستی دروازه منطقی AND


A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

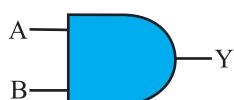

شکل ۲-۴- نماد مداری دروازه منطقی AND

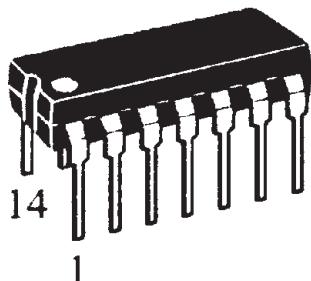

شکل ۲-۵- تصویر ظاهری تراشه ۷۴۰۸

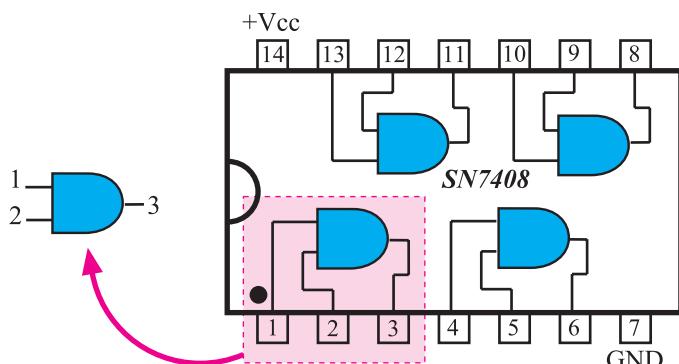

شکل ۲-۶- گیت‌های داخل آی‌سی ۷۴۰۸


۲-۱-۳- دروازه منطقی AND (و): دروازه منطقی AND

AND دروازه‌ای است که خروجی آن زمانی یک می‌شود که همه ورودی‌های آن یک باشند. در جدول ۲-۲ جدول درستی دروازه منطقی AND نوشته شده است.

در شکل ۲-۴ نماد مداری دروازه منطقی AND نشان داده شده است. رابطه منطقی خروجی دروازه AND را برحسب متغیرهای ورودی آن به صورت $Y = A \times B$ یا $Y = A \cdot B$ نویسند. در شکل ۲-۵ نماد ظاهری تراشه ۷۴۰۸ و در شکل ۲-۶ گیت‌های داخل این تراشه را مشاهده می‌کنید.


پایه ۱۴ آی سی تغذیه مثبت (+Vcc) و

پایه ۷ زمین آی سی است.

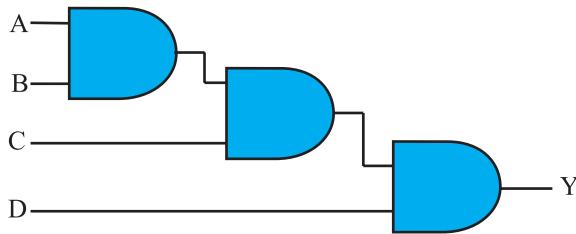

شکل ۲-۷- توسعه ورودی AND


توجه کنید که دروازه منطقی معمولی OR و AND دو ورودی دارند ولی تعداد ورودی‌های این دروازه‌های منطقی می‌تواند بیشتر باشد. همچنین می‌توان با سری کردن چند دروازه با دو ورودی، ورودی‌ها را به ۴ یا ۳ یا بیشتر افزایش داد. شکل ۲-۷ توسعه ورودی‌های AND را با استفاده از سه دروازه‌ی AND با دو ورودی، نشان می‌دهد.

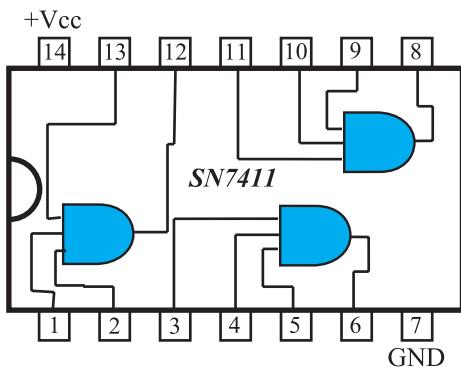


شکل ۲-۸- آی‌سی گیت AND با سه ورودی

جدول ۲-۳- جدول درستی گیت NOT

A	Y
0	1
1	0

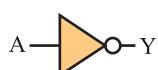

شکل ۲-۹- نماد مداری گیت NOT

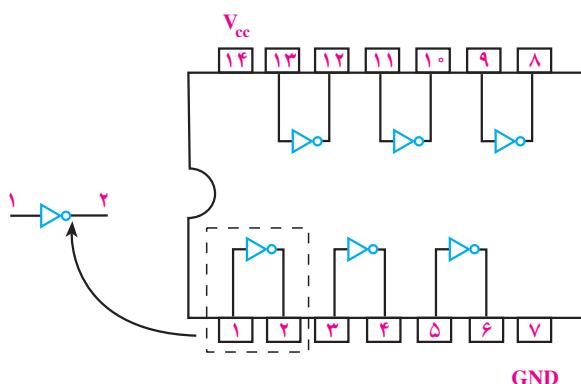

شکل ۲-۱۰- گیت‌های داخل آی‌سی ۷۴۰۴

در شکل ۲-۸ گیت‌های داخل تراشه ۷۴۱۱ را که دارای سه گیت AND با سه ورودی است ملاحظه می‌کنید.

۲-۱-۴- دروازه منطقی NOT (نفی): خروجی

دوازه منطقی NOT همواره معکوس (نفی) ورودی آن است یعنی خروجی این گیت زمانی یک است که متغیر ورودی آن صفر باشد. جدول ۲-۳ جدول درستی گیت NOT را نشان می‌دهد.

در شکل ۲-۹ نماد مداری دروازه NOT رسم شده است.


رابطه منطقی خروجی دروازه NOT بر حسب متغیر ورودی به صورت $Y = \bar{A}$ یا $Y = A'$ نوشته می‌شود.

در شکل ۲-۱۰ شش گیت NOT را داخل تراشه ۷۴۰۴ مشاهده می‌کنید.

پایه ۱۴ آی‌سی تغذیه مثبت (+5 ولت) و
پایه ۷ زمین آی‌سی است.

۲-۱-۵ دروازه منطقی (NOT-OR) NOR:


منطقی NOR از ترکیب دروازه های OR و NOT ساخته می شود. به عبارت دیگر متغیرهای ورودی این دروازه ابتدا با یکدیگر OR می شوند و سپس حاصل آن NOT می شود. شکل ۲-۱۱ گیت های تشکیل دهنده دروازه منطقی NOR را نشان می دهد.

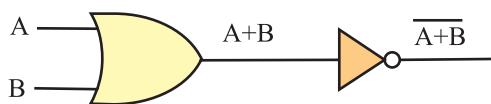


شکل ۲-۱۱- گیت های دروازه منطقی NOR

جدول ۲-۴- جدول درستی گیت NOR

A	B	$F = \overline{A+B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

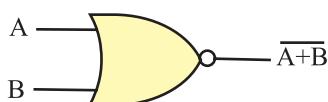

شکل ۲-۱۲- نمای مداری دروازه منطقی NOR

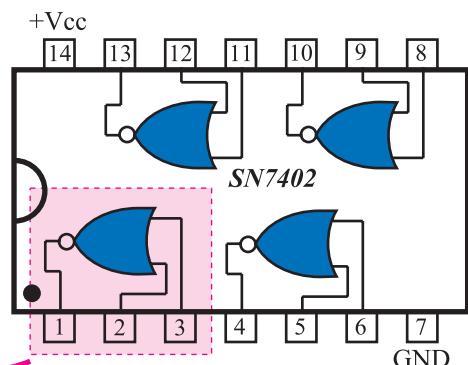

شکل ۲-۱۳- گیت های داخل آی سی

جدول ۲-۴ جدول درستی دروازه منطقی NOR است.

با توجه به جدول درستی، در می باییم خروجی دروازه NOR زمانی ۱ است که همه ورودی های آن ۰ باشد. اگر حداقل یک ورودی دروازه NOR ۱ باشد خروجی دروازه ، ۰ است.

در شکل ۲-۱۲ نماد مداری دروازه منطقی NOR رسم شده است.

رابطه منطقی خروجی دروازه NOR بر حسب متغیرهای ورودی آن به صورت $Y = \overline{A+B}$ نوشته می شود.


شکل ۲-۱۳ گیت های داخل تراشه ۷۴۰۲ را که شامل چهار دروازه NOR است، نشان می دهد.

۲-۱-۶- دروازه منطقی (NOT AND) NAND

دروازه منطقی NAND از ترکیب دروازه های AND و NOT ساخته می شود. به عبارت دیگر ابتدا متغیرهای ورودی با یکدیگر AND و سپس حاصل آن NOT می شود.

۲-۱۴- گیت های تشکیل دهنده دروازه منطقی NAND


NAND را نشان می دهد.

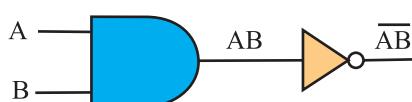


شکل ۲-۱۴- گیت های دروازه منطقی NAND

جدول ۲-۵- جدول درستی NAND

A	B	$F = \overline{AB}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

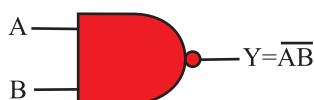

شکل ۲-۱۵- نماد مداری دروازه NAND

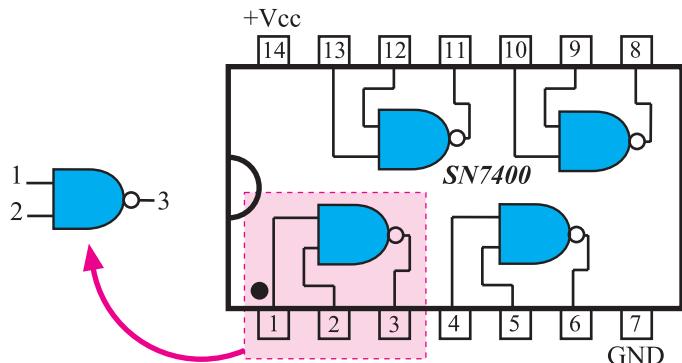

شکل ۲-۱۶- گیت های داخل آی سی ۷۴۰۰

جدول ۲-۵- جدول درستی دروازه منطقی NAND است.

جدول درستی بیان می کند خروجی گیت NAND زمانی

(۱) است که حداقل یکی از ورودی ها، صفر باشد. بنابراین

هنگامی که همه ورودی های دروازه NAND یک است خروجی

آن صفر می شود.

شکل ۲-۱۵- نماد مداری دروازه NAND را نشان می دهد.

رابطه منطقی خروجی بر حسب متغیرهای ورودی آن

به صورت $Y = \overline{AB}$ نوشته می شود.

در شکل ۲-۱۶- گیت های داخل تراشه ۷۴۰۰ که شامل

چهار دروازه NAND است را مشاهده می کنید.

پایه ۱۴ آی سی تغذیه مثبت (۵+ ولت) و

پایه ۷ زمین آی سی است.

۲-۲- بررسی انواع مدارهای فلیپ فلامپ^۱

۲-۲-۱- بررسی کلی: حفظ اطلاعات در سلول های

حافظه توسط مدار فلیپ فلامپ انجام می شود. فلیپ فلامپ ها تا

مادامی که تغذیه مدار برقرار است می توانند اطلاعات را که

به صورت صفر یا یک هستند در خود نگه دارند. فلیپ فلامپ ها

باید در هر زمان اطلاعات را که به صورت ۰ یا ۱ منطقی است


پذیرند و در خود نگه دارند. بدینهی است با تغییر حالت در اطلاعات

ورودی، اطلاعات موجود در حافظه تغییر می کند.

۲-۲-۲- مدار پایه ای فلیپ فلامپ: مدار فلیپ فلامپ

را می توان با استفاده از دو گیت NOR مطابق شکل ۲-۱۷


به وجود آورد. در مدار از خروجی یک گیت به ورودی گیت

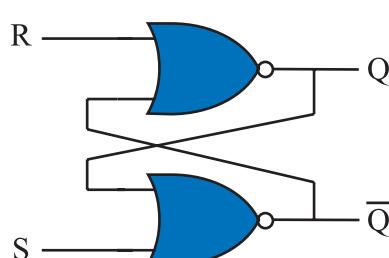


شکل ۲-۱۷- مدار فلیپ فلامپ

^۱- flip flop = FF


دیگر اتصال داده شده است که مسیر فیدبک را ایجاد می‌کند. این فلیپ‌فلاپ دارای دو خروجی است که یکی Q و دیگری نفی آن \bar{Q} (کیونات) نام دارد. دو ورودی آن S و R نام دارند. حرف اول کلمه^۱ Set (ست) و حرف اول کلمه^۲ Reset (رنگ) است.

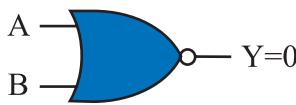


شکل ۲-۱۸—اگر A یا B یا هر دو باشد $Y = 0$ است.

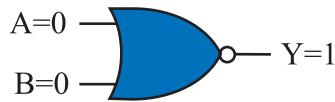


شکل ۲-۱۹—اگر $A = 0$ و $B = 0$ باشد $Y = 1$ است

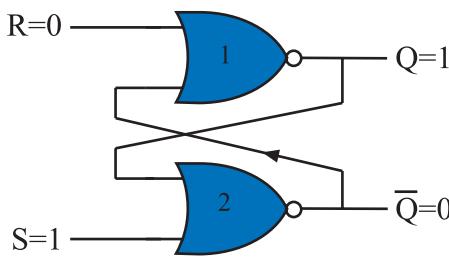

شکل ۲-۲۰—فلیپ‌فلاپ

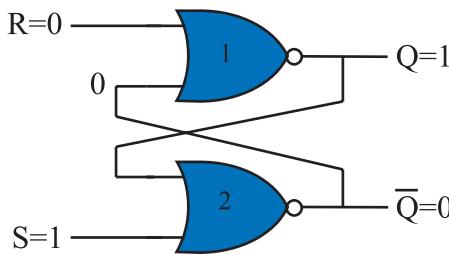

شکل ۲-۲۱—اگر $S = 1$ و $R = 0$ باشد $Q = 1$ و $\bar{Q} = 0$ می‌شود

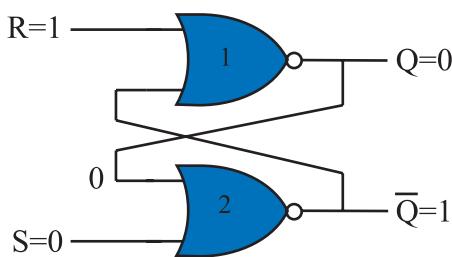

شکل ۲-۲۲—حالی که $S = 0$ است $\begin{cases} Q = 0 \\ \bar{Q} = 1 \end{cases}$ می‌شود

۲-۲-۳ طرز کار مدار فلیپ‌فلاپ: S-R


همان طوری که قبلاً در مورد گیت NOR گفته شد اگر حداقل یکی از ورودی‌های گیت NOR یک باشد خروجی آن صفر است و تنها زمانی که تمام ورودی‌های گیت NOR صفر باشد خروجی آن ۱ می‌شود. شکل ۲-۱۸ و ۲-۱۹ این دو وضعیت را نشان می‌دهد.

فرض کنیم در لحظه شروع مطابق شکل ۲-۲۰ $S = 1$ و $R = 0$ است. در این حالت چون یکی از ورودی‌های گیت شماره‌ی دو، ۱ است. خروجی آن یعنی $\bar{Q} = 0$ مساوی با صفر خواهد شد. از طرفی خروجی $Q = 1$ به یکی از ورودی‌های گیت شماره‌ی یک فیدبک شده است. این فیدبک هر دو ورودی گیت NOR شماره‌ی یک را صفر می‌کند و $Q = 1$ می‌شود. این شرایط در خروجی به صورت پایدار باقی می‌ماند تا ورودی‌ها تغییر حالت دهند. شکل ۲-۲۱ وضعیت خروجی گیت‌ها را نشان می‌دهد.


اگر مطابق شکل ۲-۲۲ ورودی‌ها به $S = 0$ و $R = 1$ تغییر کنند چون یکی از ورودی‌های گیت NOR شماره‌ی یک برابر با یک است خروجی آن یعنی $Q = 0$ می‌شود. از طرفی $Q = 0$ به یکی از ورودی‌های گیت NOR شماره‌ی دو فیدبک می‌شود و هر دو ورودی این گیت را صفر می‌کند. بنابراین $\bar{Q} = 1$ می‌شود.

۱—Set - S فعال کردن


۲—Reset - R به حالت عادی برگرداندن - برطرف کردن - پاک کردن

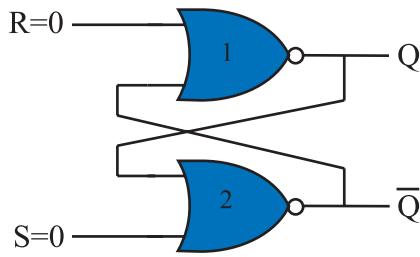


شکل ۲-۲۳ در حالتی که $S = 0$ و $R = 0$ خروجی‌ها به Q و \bar{Q} بستگی دارند

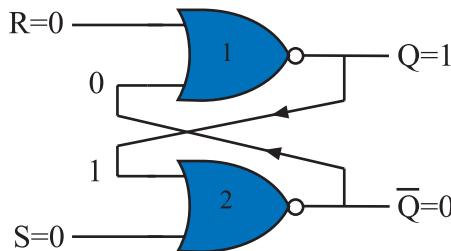


شکل ۲-۲۴ $\bar{Q} = 0$ و $Q = 1$

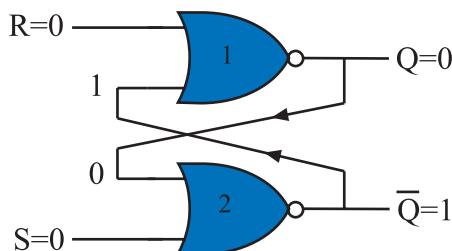

شکل ۲-۲۵ $\bar{Q} = 1$ و $Q = 0$ حافظه در همین حالت باقی می‌ماند

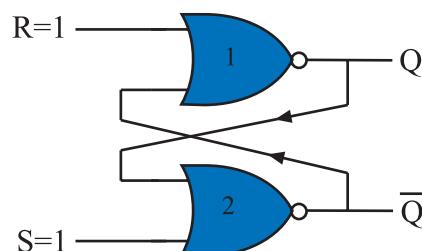

شکل ۲-۲۶ اگر $S = 1$ و $R = 1$ باشد و \bar{Q} در چه حالتی باقی می‌ماند؟

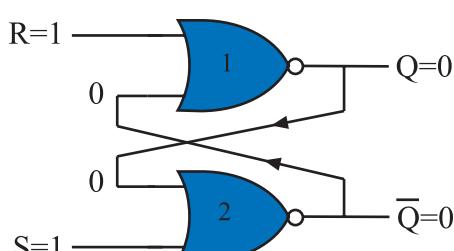

شکل ۲-۲۷ اگر $S = 1$ و $R = 1$ شود $\bar{Q} = 0$ خواهد شد این حالت را حالت ممنوعه می‌گویند.

اگر مطابق شکل ۲-۲۳ و $S = 0$ شود چون هر دو ورودی صفر هستند نمی‌توانند وضعیت خروجی گیت‌ها را تعیین کنند. وضعیت خروجی هر گیت به ورودی دیگر آن یعنی به ورودی فیدبک شده بستگی دارد. در این شرایط دو حالت پیش می‌آید.

الف - اگر مطابق شکل ۲-۲۴، $Q = 1$ و $\bar{Q} = 0$ باشد در این صورت خروجی در همین حالت یعنی $Q = 1$ و $\bar{Q} = 0$ باقی می‌ماند (چرا؟)

ب - ممکن است مطابق شکل ۲-۲۵، $Q = 0$ و $\bar{Q} = 1$ باشد در این صورت $Q = 0$ و $\bar{Q} = 1$ باقی می‌ماند. پس در شرایط $S = 0$ و $R = 0$ وضعیت Q و \bar{Q} تغییر نمی‌کند و مشابه آخرین حالت قبل از این مرحله، پایدار باقی می‌ماند.


در صورتی که مطابق شکل ۲-۲۶، $S = 1$ و $R = 1$ شود چون یکی از ورودی‌های گیت‌های NOR یک است خروجی آن‌ها یعنی Q و \bar{Q} مطابق شکل ۲-۲۷ برابر با صفر می‌شود. این حالت یعنی $Q = \bar{Q} = 0$ تعریف نشده است و نباید ایجاد شود. زیرا اگر بعد از مرحله $S = R = 1$ که $Q = \bar{Q} = 0$ شده است، ورودی‌های S و R به صفر تغییر حالت دهنند، خروجی فلیپ‌فلابین ۰ و ۱ نوسان می‌کند و بعد از چند مرحله نوسان، Q به طور تصادفی روی ۰ و یا ۱ ثابت می‌ماند و قفل می‌شود. حالت $S = R = 1$ را حالت ممنوعه می‌گویند.

جدول ۲-۶—جدول درستی فلیپ‌فلاب S-R

ورودی SET	ورودی RESET	خروجی در لحظه t
S	R	Q_t
0	0	Q_{t-1}
0	1	0
1	0	1
1	1	حالت ممنوعه

خروجی قبل از لحظه t


چهار حالت بررسی شده برای فلیپ‌فلاب در جدول درستی ۶-۲ نشان داده شده است. منظور از Q_t وضعیت حافظه در لحظه t و منظور از Q_{t-1} وضعیت حافظه قبل از لحظه t ($Q_t(t)$) است.

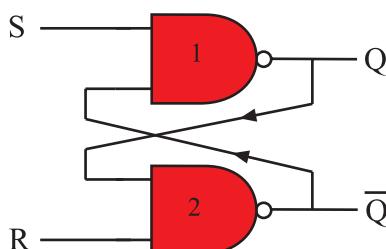


شکل ۲-۲۸—فلیپ‌فلاب S-R با گیت NAND

۲-۴—مدار فلیپ‌فلاب S-R با گیت NOR


شکل ۲-۲۹ فلیپ‌فلاب S-R را با گیت NOR نشان می‌دهد. چهار حالت ممکن برای حالت S-R وجود دارد. این چهار حالت مشابه فلیپ‌فلاب S-R با گیت NOR است. در شکل‌های ۲-۲۹ تا ۲-۳۲ چهار حالت مختلف ورودی فلیپ‌فلاب و وضعیت خروجی Q و \bar{Q} مشخص شده است.

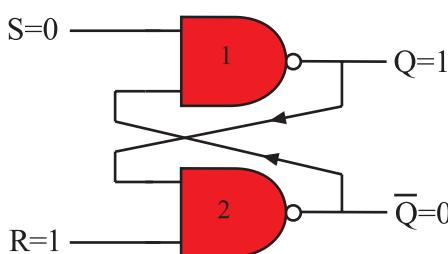


شکل ۲-۲۹—در $S=0$ و $R=1$ خروجی $Q=1$ و $\bar{Q}=0$ می‌شود

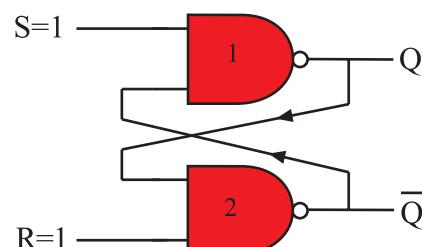

شکل ۲-۳۱—اگر $S=R=1$ شود وضعیت Q و \bar{Q} به حالت قبل بستگی دارد

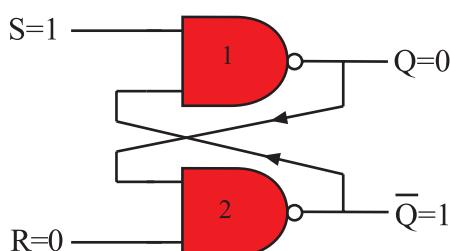

شکل ۲-۳۰—در $S=1$ و $R=0$ خروجی $Q=0$ و $\bar{Q}=1$ می‌شود

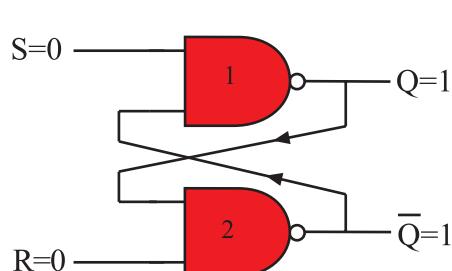


شکل ۲-۳۲—در صورتی که $S=0$ و $R=0$ باشد $Q=\bar{Q}=1$ می‌شود که تعریف نشده است

جدول ۲-۷- جدول درستی فلیپ‌فلاپ S-R با NAND

S	R	Q_t
0	0	حالت ممنوعه
0	1	1
1	0	0
1	1	Q_{t-1}


در جدول درستی ۲-۷ چهار حالت ورودی و وضعیت خروجی Q و \bar{Q} مشخص شده است.

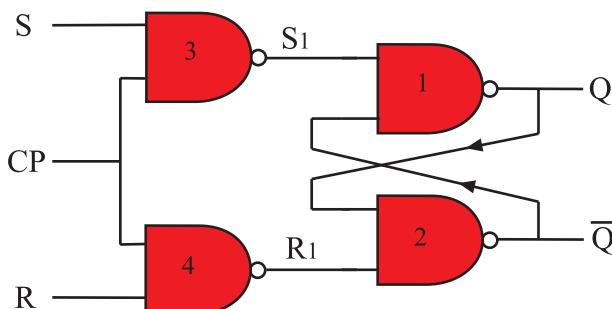


شکل ۲-۳۳ ساعتی S-R

۲-۲-۵- فلیپ‌فلاپ S-R با پالس ساعت:

فلیپ‌فلاپ S-R ساعتی از یک مدار ساده و دو گیت NAND اضافی مطابق شکل ۲-۳۳ تشکیل شده است. پالس ساعت ورودی (CP) به عنوان یک سیگنال فعال‌ساز عمل می‌کند. هنگامی که CP = ۰ است، S_1 و R_1 یک می‌شود. در این شرایط خروجی Q و \bar{Q} تغییر وضعیت نمی‌دهند و حالت قبل خود را حفظ می‌کنند. شکل‌های ۲-۳۴ و ۲-۳۵ این حالت‌ها را نشان می‌دهد.

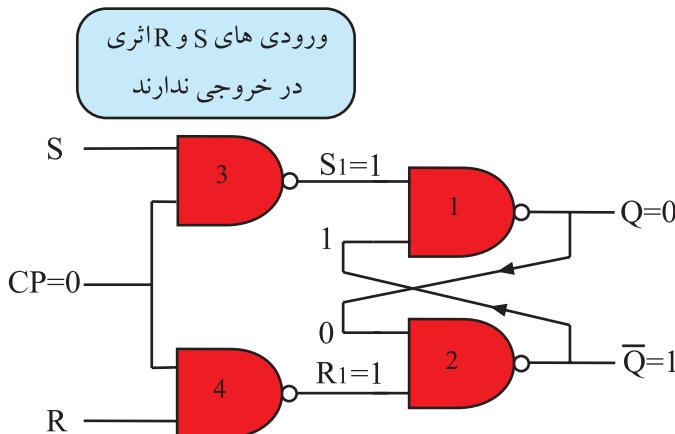


شکل ۲-۳۴- خروجی $Q = 0$ حالت قبل را حفظ می‌کند و ثابت می‌ماند

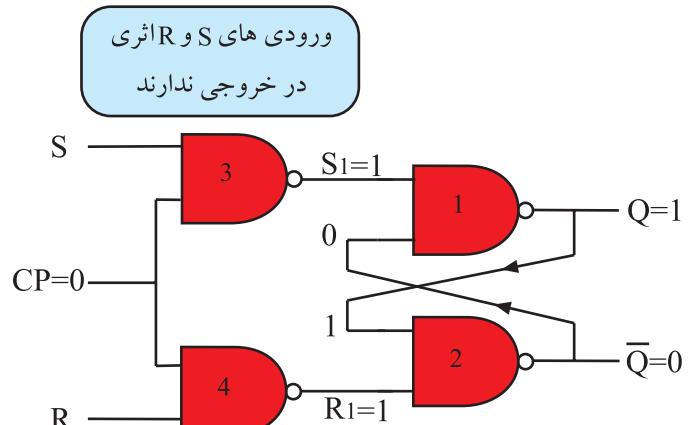

شکل ۲-۳۵- خروجی $Q = 1$ حالت قبل را حفظ می‌کند و ثابت می‌ماند

۱- CP - clock pulse

پالس ساعت

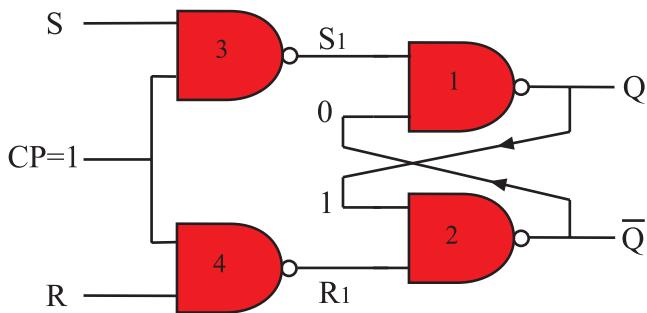


شکل ۲-۳۶ CP = ۱ شود خروجی گیت NAND شماره ۳ و ۴ براساس ورودی های S و R تغییر می کند و در این حالت خروجی Q و \bar{Q} مطابق جدول درستی فلیپ فلاب S-R می شود (شکل ۲-۳۶).

جدول ۲-۸ - جدول درستی S-R ساعتی

ورودی پالس ساعت	ورودی SET	ورودی RESET	خروجی در لحظه t
CP	S	R	Q _t
0	0	0	Q _{t-1}
0	0	1	Q _{t-1}
0	1	0	Q _{t-1}
0	1	1	Q _{t-1}
1	0	0	Q _{t-1}
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	حالت ممنوعه


خروجی قبل از لحظه t
 Q_{t-1}

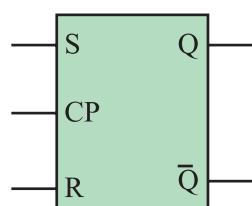


شکل ۲-۳۷ - نمای بلوکی S-R ساعتی

اگر CP = ۱ شود خروجی گیت NAND شماره ۳ و ۴ مطابق جدول درستی فلیپ فلاب S-R می شود (شکل ۲-۳۶).

جدول ۲-۸، جدول درستی فلیپ فلاب S-R ساعتی را نشان می دهد. نماد بلوکی S-R ساعتی در شکل ۲-۳۷ آمده است.

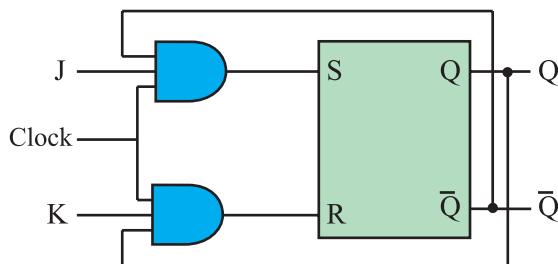

شکل ۲-۳۸—فلیپ‌فلاپ J-K

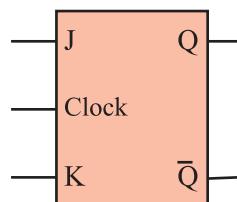


شکل ۲-۳۹—نماد بلوکی فلیپ‌فلاپ J-K

جدول ۲-۹—جدول درستی فلیپ‌فلاپ J-K

ورودی J	ورودی K	خروجی بعد از اعمال پالس ساعت
J	K	Q_t
0	0	Q_{t-1}
0	1	0
1	0	1
1	1	\bar{Q}_{t-1}

خروجی قبل از اعمال پالس ساعت Q_{t-1}

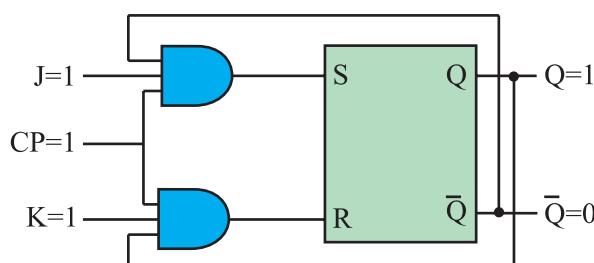


شکل ۲-۴۰—J=۱ و K=۱ خروجی Q(۱) است

۲-۲-۶ فلیپ‌فلاپ J-K: اشکال عمدۀ فلیپ‌فلاپ

S-R مربوط به حالت تعریف نشده آن یعنی وضعیت ۱ است. برای اصلاح این حالت از فلیپ‌فلاپ J-K استفاده می‌شود. در شکل ۲-۳۸ مدار فلیپ‌فلاپ J-K رسم شده است.



نماد بلوکی فلیپ‌فلاپ J-K را در شکل ۲-۳۹ مشاهده می‌کنید. جدول درستی فلیپ‌فلاپ J-K در جدول ۲-۹ آمده است. این جدول نشان می‌دهد حالت ممنوعه برطرف شده است یعنی هنگامی که $J = K = 1$ می‌شود اگر فلیپ‌فلاپ مطابق شکل ۲-۴۰ در حالت Set یعنی $Q = 1$ قرار داشته باشد، وضعیت آن تغییر می‌کند و Reset می‌شود. بنابراین مطابق شکل ۲-۴۱ تغییر حالت می‌دهد.

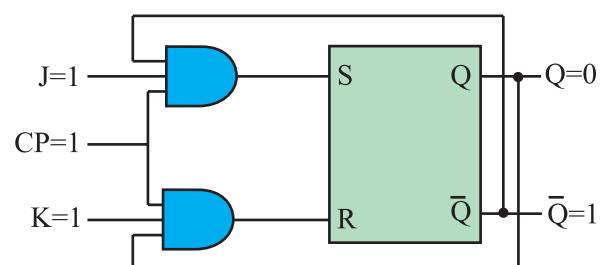


شکل ۲-۴۱—در وضعیت J=۱ و K=۱ و \bar{Q} برعکس حالت قبل شده است

همچنین اگر فلیپ‌فلاب در وضعیت Reset یعنی $Q = 0$ باشد با برقراری $J = K = 1$ به وضعیت Set می‌رود یعنی $Q = 1$ می‌شود به عبارت دیگر حافظه به حالتی بر عکس وضعیت قبلی خود تغییر حالت می‌دهد. این وضعیت را که شبیه قطع و وصل کردن یک کلید است حالت کلیدی^۱ می‌نامند.

باید توجه داشت تغییر وضعیت Q و \bar{Q} زمانی رخ می‌دهد که پالس ساعت فعال باشد. ($CP = 1$) طبیعی است اگر پالس ساعت فعال نباشد یعنی $CP = 0$ شود Q و \bar{Q} تغییر وضعیت نمی‌دهند و حالت اولیه خود را حفظ می‌کنند.

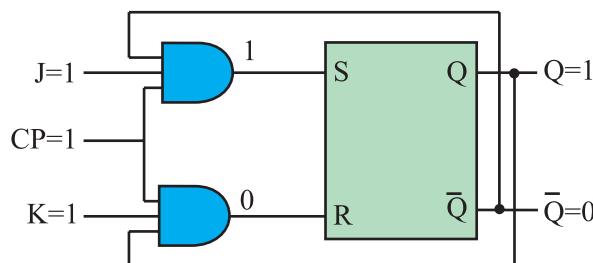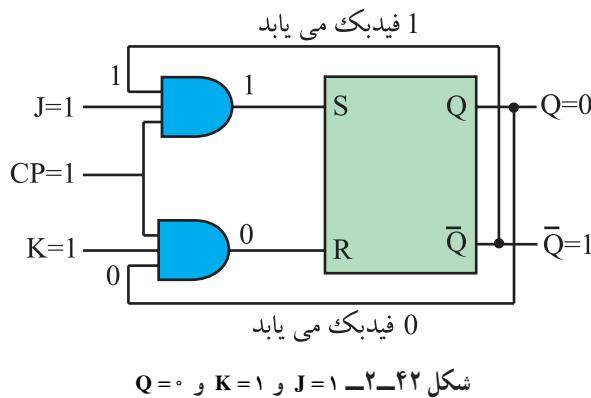


شکل ۲-۴۳— با فیدبک خروجی Q و \bar{Q} به ورودی وضعیت جدید ۱ و $\bar{Q} = 0$ ظاهر شده است

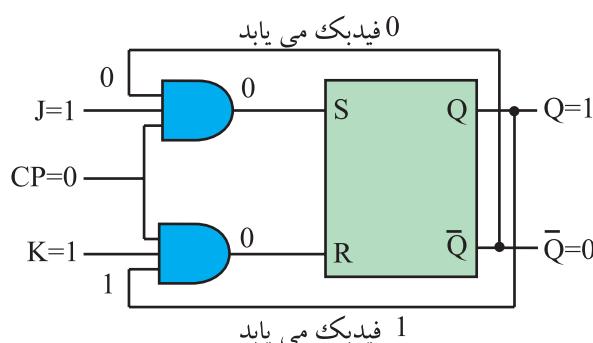


شکل ۲-۴۴— و \bar{Q} فیدبک می‌شوند چون $CP = 0$ است خروجی تغییر نمی‌کند

۲-۴۷— عیب فلیپ‌فلاب J-K: همان‌طور که مشاهده کردید فلیپ‌فلاب J-K توانسته است حالت تعريف نشدهی فلیپ‌فلاب S-R را برطرف کند. چون خروجی‌های Q و \bar{Q} مستقیماً به ورودی‌ها فیدبک شده‌اند. اگر در حالت $J = K = 1$ ، پالس ساعت برابر با (۱) باقی بماند به دلیل وجود فیدبک، مقادیر Q و \bar{Q} مرتباً تغییر می‌کنند و خروجی فلیپ‌فلاب دائمًا بین صفر و یک نوسان می‌کند. در شکل ۲-۴۲ و ۲-۴۳ تغییر وضعیت Q و \bar{Q} نشان داده شده است.


حال اگر مطابق شکل ۲-۴۴، $CP = 0$ شود، در این لحظه Q روی آخرین وضعیت خود ثابت می‌ماند. این حالت فلیپ‌فلاب را پدیده دور خود چرخیدن^۲ می‌گویند. برای برطرف کردن این عیب از فلیپ‌فلاب J-K-MS استفاده می‌شود.

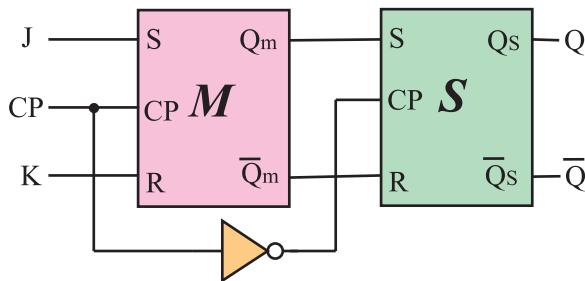


شکل ۲-۴۵ - نقشه بلوکی فلیپ‌فلاب JK-MS بدون رسم مسیر فیدبک

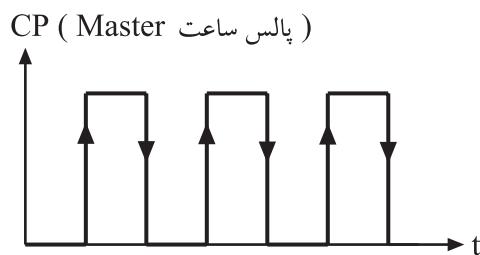


شکل ۲-۴۶ - پالس ساعت Master

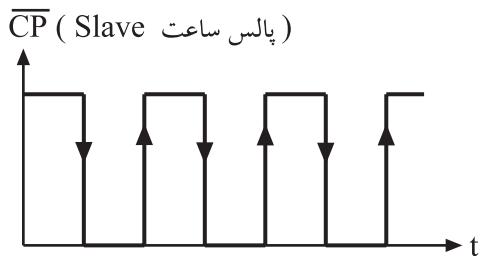

شکل ۲-۴۷ - پالس ساعت Slave

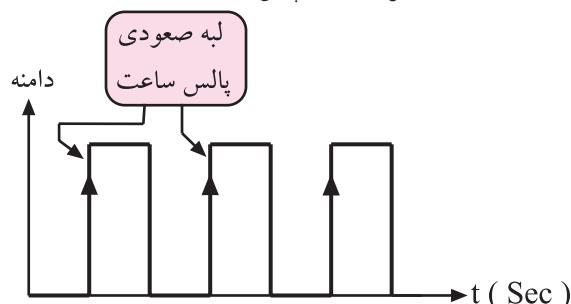

شکل ۲-۴۸ - پالس و لبه صعودی آن

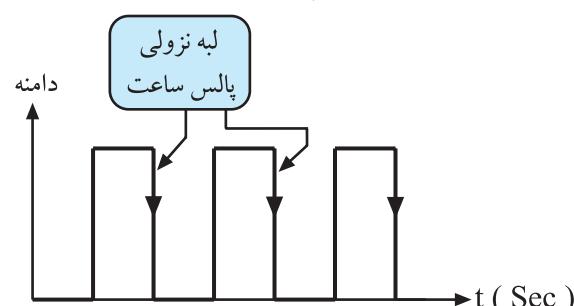

شکل ۲-۴۹ - پالس و لبه نزولی آن


۲-۲-۸ - فلیپ‌فلاب JK^۱-MS: فلیپ‌فلاب JK-MS

از دو فلیپ‌فلاب S-R مجزا درست شده است که یکی مسْتر (Master) و دیگری اسلیو (Slave) نام دارد. شکل ۲-۴۵ نقشه بلوکی این فلیپ‌فلاب را نشان می‌دهد. در نقشه بلوکی خطوط فیدبک از Q و \bar{Q} به ورودی‌ها رسم نشده است.

با توجه به نقشه بلوکی شکل ۲-۴۵ در می‌یابیم که پالس ساعت فلیپ‌فلاب NOT، Master می‌شود و به عنوان پالس ساعت فلیپ‌فلاب Slave عمل می‌کند. شکل‌های ۲-۴۶ و ۲-۴۷ وضعیت پالس ساعت Master و Slave را نسبت به هم نشان می‌دهد.


هنگامی که پالس از ولتاژ صفر به سمت سطح ولتاژ زیاد تعییر می‌کند، به این بخش لبه صعودی پالس گویند. شکل ۲-۴۸ لبه صعودی پالس را نشان می‌دهد. هنگامی که پالس از سطح ولتاژ زیاد به سمت سطح ولتاژ صفر تغییر می‌کند این بخش، لبه نزولی پالس نام دارد. شکل ۲-۴۹ لبه نزولی پالس را نشان می‌دهد.

^۱ MS = Master slave - برد - ارباب

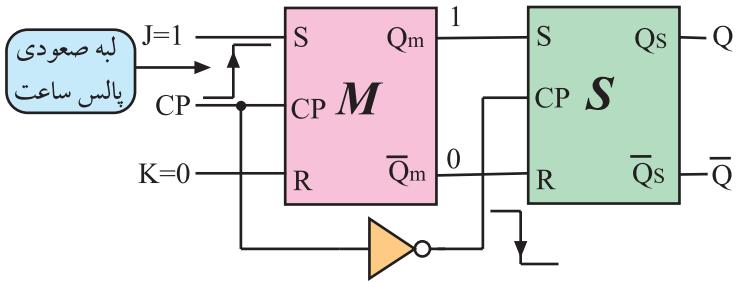


شکل ۲-۵۰ در هنگام لبه صعودی پالس ورودی، اطلاعات ورودی وارد حافظه Master می‌شود.

در فلیپ فلاب JK-MS در هنگام لبه صعودی پالس، اطلاعات ورودی وارد حافظه Master می‌شود. شکل ۲-۵۰ نشان می‌دهد که اطلاعات ورودی وارد حافظه Master می‌شود.

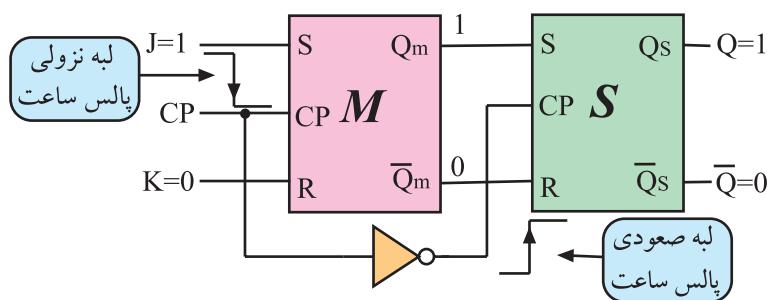

شکل ۲-۵۱ در هنگام لبه نزولی پالس ساعت ورودی، پالس ساعت صعودی کند و اطلاعات وارد حافظه Slave می‌شود.


در هنگام لبه نزولی پالس ساعت ورودی، پالس ساعت فلیپ فلاب Slave صعود می‌کند و اطلاعات حافظه Master، وارد حافظه Slave که حافظه خروجی است می‌شود. در شکل ۲-۵۱ لبه نزولی پالس ساعت Master و لبه صعودی پالس ساعت Slave و ورود اطلاعات حافظه Master به حافظه Slave نشان داده شده است. مشاهده می‌شود هنگامی که اطلاعات به خروجی فلیپ فلاب Slave انتقال می‌یابد و می‌خواهد به ورودی فلیپ فلاب Master فیدبک شود دروازه فلیپ فلاب Master بسته است یعنی CP = O است (شکل ۲-۵۲) بدین ترتیب اطلاعات برگشتی نمی‌تواند وارد حافظه Master شود و حافظه را به نوسان درآورد.

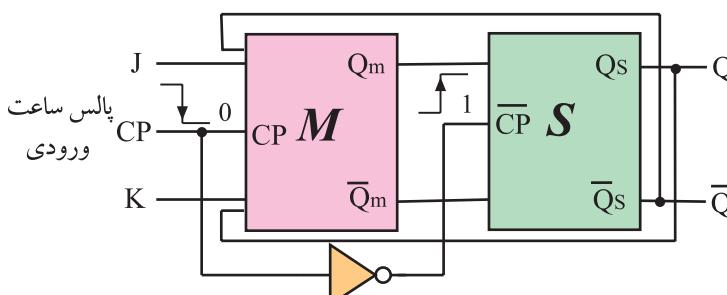

شکل ۲-۵۲ هنگامی که Q و Q̄ به ورودی فیدبک می‌یابند CP = ۰ است.

جدول ۲-۱ جدول درستی فلیپ فلاب JK-MS


J	K	CP	Q _t
0	0	0	Q _{t-1} حالت قبلی را حفظ می‌کند
0	1	0	0 RESET
1	0	0	1 SET
1	1	0	Q̄ _{t-1} عکس می‌شود

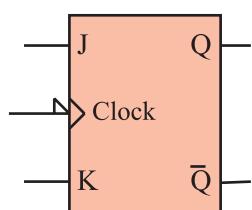

شکل ۲-۵۳ نماد بلوکی فلیپ فلاب JK-MS

جدول درستی فلیپ فلاب JK-MS مانند جدول درستی فلیپ فلاب JK است. فقط در فلیپ فلاب JK-MS اطلاعات در لبه نزولی پالس ساعت وارد حافظه می‌شوند.

جدول ۲-۱ جدول درستی فلیپ فلاب JK-MS را نشان می‌دهد نماد بلوکی فلیپ فلاب JK-MS را در شکل ۲-۵۳ ملاحظه می‌کنید.

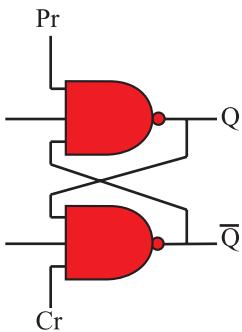


شکل ۲-۵۴ - خط Pr و Cr به آخرین گیت‌های فلیپ فلاب اتصال دارند.

۲-۲-۹ - عملکرد ورودی‌های پیش تنظیم Pre^۱ و پاک کردن Clr^۲: در زمان وصل تعذیب به مدار فلیپ فلاب، وضعیتی که حافظه در آن قرار می‌گیرد یعنی حالت Q، در انواع فلیپ فلاب‌ها کاملاً تصادفی است. برای ایجاد یک حالت معین و تعریف شده‌ی اولیه، از ورودی «پریست» (Preset) و «کلیر» (Clear) استفاده می‌کنیم. Pre و Clr مانند شکل ۲-۵۴ مستقیماً روی Q و \bar{Q} اثر می‌گذارند.

جدول ۱۱-۲ - جدول درستی کامل یک فلیپ فلاب JK با ورودی Cl و Pr

Pr	Cr	CP	J	K	Q _t
0	0	X	X	X	* حالت ناپایدار
0	1	X	X	X	1 (پر شده) Preset
1	0	X	X	X	0 (پاک شده) Clear
1	1	-	X	X	Q _{t-1}
1	1		0	0	Q _{t-1} را حفظ می‌کند
1	1		0	1	0 (0) خروجی Reset
1	1		1	0	1 (1) خروجی Set
1	1		1	1	Q _{t-1} عکس می‌شود

در صورتی که $Pr = 0$ و $Cr = 1$ باشد مقدار $Q = 1$ می‌شود همچنین اگر $Pr = 1$ و $Cr = 0$ باشد مقدار $Q = 0$ خواهد شد ایجاد شرایط $Pr = 0$ و $Cr = 0$ حالت ناپایدار ایجاد می‌کند. وضعیت $Pr = 1$ و $Cr = 1$ تغییری در حافظه به وجود نمی‌آورد. جدول ۱۱-۲ جدول درستی کامل یک فلیپ فلاب JK را با ورودی Pr و Cr نشان می‌دهد.

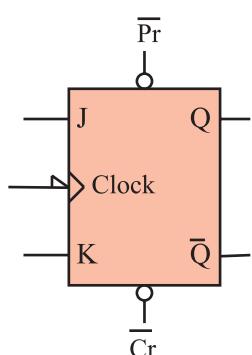


شکل ۲-۵۵ - نماد بلوکی فلیپ فلاب JK با Pr و Cr و Cl


در شکل ۲-۵۵ نماد بلوکی فلیپ فلاب k-J-K با خط Pr و Cr رسم شده است.

۱- Pre - Preset - پیش تنظیم

۲- Clear - Clr = Cl - پاک کردن

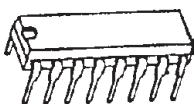


شکل ۲-۵۶ - شکل ظاهری آی سی ۷۴۷۶

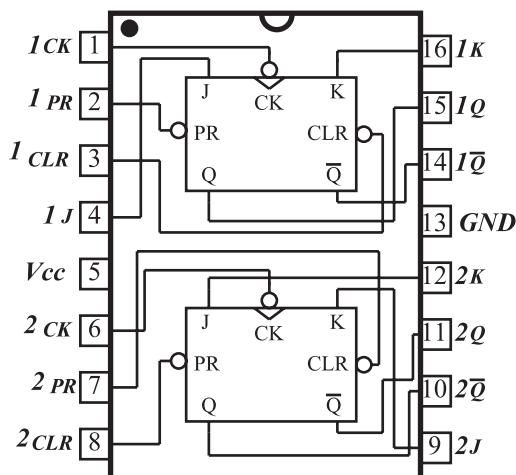

شکل ۲-۵۷ - نماد داخلی آی سی ۷۴۷۶

جدول ۲-۱۲ - جدول درستی یکی از فلیپ فلاپ‌های آی سی ۷۴۷۶

INPUTS				OUTPUTS		
Preset	Clear	Clock	J	K	Q	\bar{Q}
L	H	X	X	X	H	L
H	L	X	X	X	L	H
L	L	X	X	X	H	H
H	H	↓	L	L	Q	\bar{Q}
H	H	↓	H	L	H	L
H	H	↓	L	H	L	H
H	H	↓	H	H	TOGGLE	
H	H	H	X	X	Q	\bar{Q}

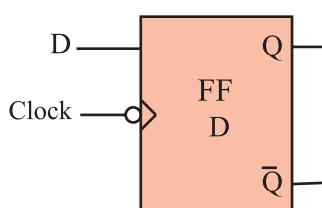

شکل ۲-۵۸ - فلیپ فلاپ

۲-۱۰ - تراشه ۷۴LS76: آی سی ۷۴LS76 یک

تراشه ۱۶ پایه است که در داخل آن دو عدد فلیپ فلاپ JKMS جاسازی شده است. شکل ۲-۵۶ شکل ظاهری این آی سی را نشان می‌دهد. در شکل ۲-۵۷ فلیپ فلاپ‌های داخل این آی سی رسم شده‌اند.

پایه ۵ تغذیه مثبت آی سی (۵+ ولت) و
پایه ۱۳ زمین آی سی است.

جدول ۲-۱۲، جدول درستی یکی از فلیپ فلاپ‌های ۷۴LS76 را نشان می‌دهد. حالت X به معنی این است که وضعیت ورودی اهمیتی ندارد و هر مقدار صفر یا یک می‌تواند باشد.

۲-۱۱ - فلیپ فلاپ نوع D^۱: این فلیپ فلاپ تنها


دارای یک ورودی است که ورودی D نام دارد (شکل ۲-۵۸).

۱-D - Delay تأخیری

D - data type

نوع داده

از این فلیپ فلاب به عنوان یک سلول ثبات (ثبت کننده) استفاده می‌کنند. زیرا اطلاعات ورودی آن پس از هر پالس ساعت وارد حافظه فلیپ فلاب شده و تا پالس ساعت بعدی حفظ می‌شود. این فلیپ فلاب را می‌توان به کمک هر یک از انواع فلیپ فلاب JK، JK یا JK-MS، SR نمایش داد. برای این منظور باید ورودی S را نفی کنیم سپس آن را به R اتصال دهیم. همچنین می‌توان ورودی J را نفی کرد و به ورودی K اتصال داد شکل ۲-۵۹ یک فلیپ فلاب D را با استفاده از فلیپ فلاب JK نشان می‌دهد.

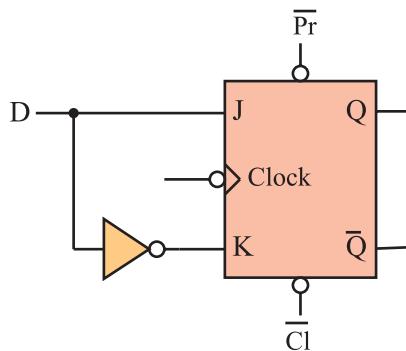


شکل ۲-۵۹—فلیپ فلاب D با استفاده از فلیپ فلاب JK


جدول ۲-۱۳—جدول درستی فلیپ فلاب D

CP	D	Q
0	0	0
1	1	1

جدول درستی فلیپ فلاب D مطابق جدول ۲-۱۳ است. در شکل ۲-۶۰ نماد بلوكی فلیپ فلاب نوع D رسم شده است.

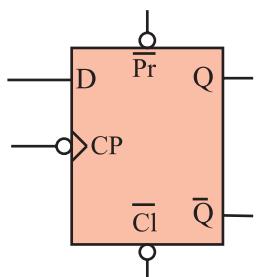


شکل ۲-۶۰—نماد مداری فلیپ فلاب D

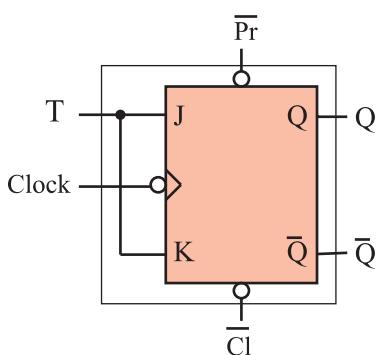


شکل ۲-۶۱—تبدیل فلیپ فلاب JK به T

شکل ۲-۶۲—فلیپ فلاب نوع T^۱: اگر دو ورودی فلیپ فلاب JK را به هم وصل کنیم و اتصال مشترک را T بنامیم، فلیپ فلاب جدیدی ساخته می‌شود که به آن فلیپ فلاب نوع T یا کلیدی گویند. شکل ۲-۶۱ نحوه تبدیل فلیپ فلاب JK به T را نشان می‌دهد. با توجه به شکل درمی‌یابیم که اطلاعات ورودی‌های J و K با هم برابرند. پس اگر $T = 0$ باشد (مطابق شکل ۲-۶۲) است. در این صورت حافظه بدون تغییر می‌ماند.

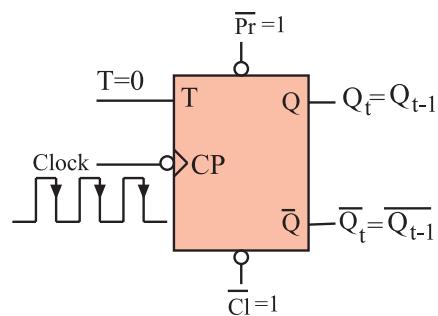

شکل ۲-۶۲—T = ۰ است و Q و Q-bar تغییر نمی‌کند

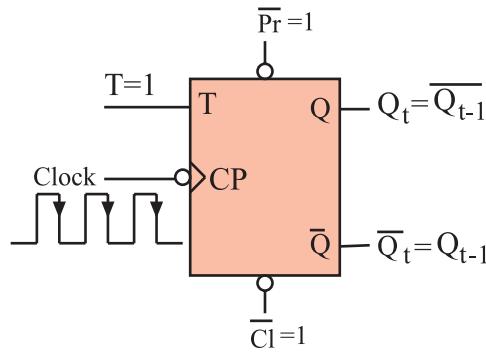


شکل ۲-۶۳ است در لبه نزولی پالس ساعت Q_t بر عکس می شود.

جدول ۲-۱۴- جدول درستی T-FF بر اساس عملکرد

T	CLK	J	K	Q_{t-1}	Q_t
0		0	0	0	0
0		0	1	1	1
1		1	1	0	1
1		1	1	1	0

جدول ۲-۱۵- جدول درستی T-FF

T	CP	Q_t	
0		Q_{t-1}	حالات قبلی را حفظ می کند
1		\bar{Q}_{t-1}	حالات قبلی عکس می شود

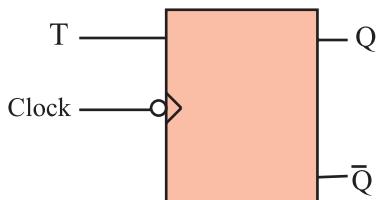

شکل ۲-۶۴- نماد بلوکی

0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0
1																
2																
n																

شکل ۲-۶۵- فلیپ فلاب مانند یک خانه اطلاعات ۰ یا ۱ را در خود نگهداری می کند.

حال چنانچه $T = 1$ باشد، $J = K = 1$ است طبق شکل ۲-۶۳ با هر پالس ساعت وضعیت حافظه بر عکس حالت قبل می شود. یعنی اگر حافظه Set است به حالت Reset و اگر Reset است به حالت Set می رود.


جدول ۲-۱۴- جدول درستی T-FF را بر اساس عملکرد Jk-FF نشان می دهد. این جدول را می توان به صورت جدول ۲-۱۵ خلاصه کرد. نماد بلوکی فلیپ فلاب T در شکل ۲-۶۴ آمده است.

۲-۳- بررسی انواع شیفت رجیسترها

۲-۳-۱- بررسی کلی: رجیسترها یا ثبات‌ها گروهی از سلول‌های حافظه هستند که مانند جدولی از خانه‌ها (مطابق شکل ۲-۶۵) اطلاعات را در خود نگهداری می کنند. یک ثبات n بیتی دارای n فلیپ فلاب است و می تواند n بیت اطلاعات را به صورت ۰ و ۱ در خود ذخیره کند. هر صفر یا یک را یک بیت می گویند مثلًا 010 دارای سه بیت است.




حالات اولیه حافظه

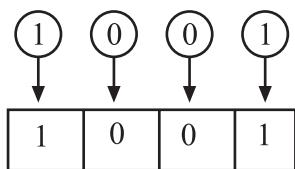

اطلاعات مورد انتقال

اطلاعات ثبت شده بعد از فرمان
انتقال




شکل ۲-۶۶—اطلاعات به طور همزمان به حافظه انتقال می‌یابد.

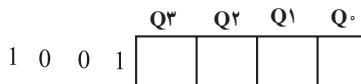

مرحله ۱—حافظه خالی است


مرحله ۲—یک بیت اطلاعات
وارد حافظه شد

مرحله ۳ و ۴—سایر اطلاعات
به طور پشت سرهم وارد حافظه
می‌شوند

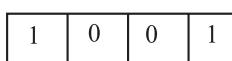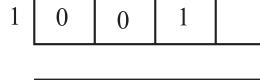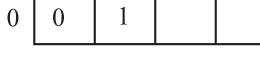


مرحله ۵—کلیه اطلاعات منتقل
شده اند

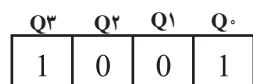شکل ۲-۶۷—اطلاعات پشت سرهم و تدریجی به حافظه منتقل می‌شوند.



اطلاعات ثبت شده در حافظه

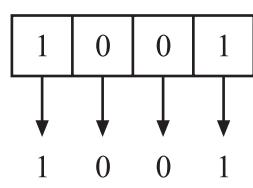

اطلاعات به طور همزمان خوانده
می‌شود

شکل ۲-۶۸—خواندن اطلاعات به طور موازی



اطلاعات ثبت شده در حافظه

اطلاعات یکی یکی خوانده
می‌شود

شکل ۲-۶۹—خواندن اطلاعات به صورت پشت سرهم

۲-۳-۲— انواع شیفت رجیسترها: برای انتقال

اطلاعات به حافظه‌ها می‌توان به دو صورت انتقال هم‌زمان یا موازی و انتقال پشت سرهم یا سری عمل کرد. شکل ۲-۶۶ و ۲-۶۷ حالت‌های انتقال اطلاعات را نشان می‌دهد.

خواندن اطلاعات ثبت شده در حافظه‌ها می‌تواند به صورت همزمان یا موازی یا به صورت پشت سرهم یا سری انجام گیرد.

شکل ۲-۶۹ خواندن اطلاعات به طور موازی و شکل ۲-۶۸ خواندن اطلاعات به صورت سری را از Q نشان می‌دهد.

شیفت رجیسترها براساس نحوه‌ی ورود و یا خروج اطلاعات به چهار دسته تقسیم‌بندی می‌شوند.

۱—رجیستر با توانایی نوشتن موازی—خواندن موازی^۱ (PIPO)

۲—رجیستر با توانایی نوشتن سری—خواندن سری^۲ (PISO)

۳—رجیستر با توانایی نوشتن سری—خواندن موازی^۳ (SIPO)

۴—رجیستر با توانایی نوشتن سری—خواندن سری^۴ (SISO)

۱—PIPO = Parallel in parallel out

ورودی موازی—خروجی موازی

۲—PISO = Parallel in Serial out


ورودی موازی—خروجی سری

۳—SiPO = Serial in Parallel out


ورودی سری—خروجی موازی

۴—SiSO = Serial in Serial out

ورودی سری—خروجی سری

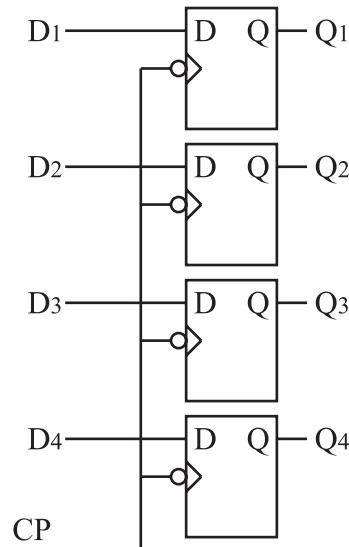

شکل ۲-۷۰ - ثبات ورودی موازی خروجی موازی

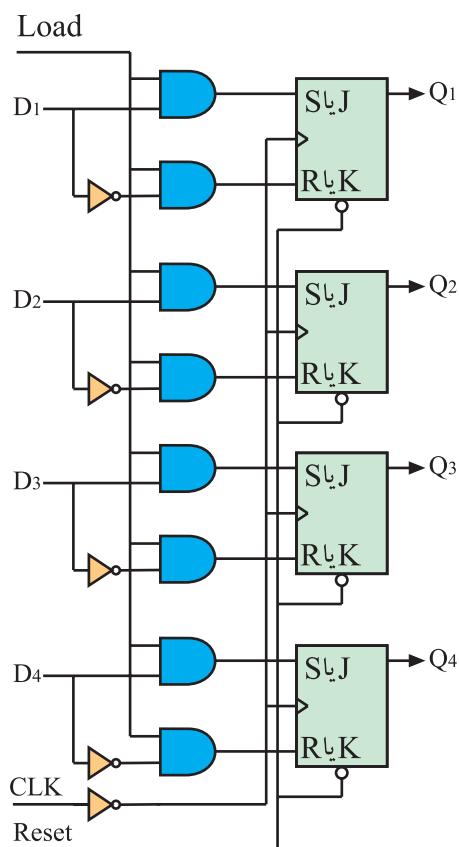

شکل ۲-۷۱ - رجیستر از نوع PIPPO (نوشتن موازی - خواندن موازی)

۲-۳-۳ - رجیستر با توانایی نوشتن موازی -


خواندن موازی: ساده‌ترین ثبات مطابق شکل ۲-۷۰ است. می‌دانیم در فلیپ فلاپ نوع D با اعمال پالس ساعت، اطلاعات ورودی به خروجی انتقال می‌یابد. هنگامی که پالس ساعت، $CP = 0$ است، اطلاعات خروجی Q_1 تا Q_4 تغییر پیدا نمی‌کند. هنگامی که $CP = 1$ شود اطلاعات D_1 و D_2 و D_3 و D_4 به خروجی‌های Q_1 و Q_2 و Q_3 و Q_4 انتقال می‌یابند.

رجیستر شکل ۲-۷۱ نیز از نوع PIPPO است. فلیپ

فلاب‌ها می‌توانند از نوع SR یا JK باشند. ابتدا توسط Reset همه حافظه‌ها را پاک می‌کنند. این ثبات باله نزولی پالس ساعت، اطلاعات ورودی D_1 تا D_4 را به طور همزمان وارد حافظه‌های Q_1 تا Q_4 می‌کند. برای انتقال اطلاعات باید خط LOAD برابر با ۱ باشد. اطلاعات ثبت شده در حافظه‌ها را نیز می‌توان به طور همزمان خواند.

۴-۳-۲- رجیستر با توانایی «نوشتن سری-خواندن

سری»؛ شکل ۲-۷۲ یک شیفت رجیستر با ورودی سری خروجی سری (SISO) را نشان می‌دهد. در این نوع رجیستر می‌توان اطلاعات ثبت شده را به طور همزمان نیز از حافظه‌ها خارج کرد.

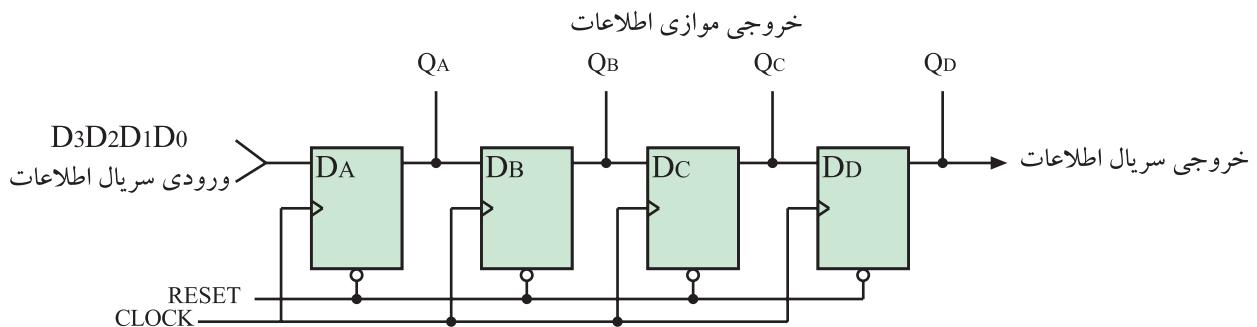

شکل ۲-۷۲- شیفت رجیستر SISO یا SIPO

	QA	QB	QD	
D ₄ D ₃ D ₂ D ₁	0	0	0	0
D ₄ D ₃ D ₂	D ₁			
D ₄ D ₃	D ₂	D ₁		
D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	
	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁

شکل ۲-۷۳- ورود پشت سرهم اطلاعات

ابتدا توسط خط Reset همه حافظه‌ها پاک می‌شود. با هر پالس ساعت، اطلاعات از طریق ورودی سریال به صورت پشت سرهم وارد حافظه‌ها می‌شود و به سمت راست انتقال می‌یابد. بعد از چهار پالس ساعت، اطلاعات در چهار حافظه ثبت می‌شود. (شکل ۲-۷۳).

جدول ۲-۱۶- ورودی اطلاعات D₁, D₂, D₃ و D₄ به صورت سریال

شماره پالس	Q _A	Q _B	Q _C	Q _D
.	0	0	0	0
۱	D ₁	0	0	0
۲	D ₂	D ₁	0	0
۳	D ₃	D ₂	D ₁	0
۴	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁

برای خروج سریال اطلاعات کافی است که چهار پالس ساعت دیگر به مدار اعمال شود. بعد از ثبت اطلاعات می‌توان به طور همزمان اطلاعات را از Q_A و Q_B و Q_C و Q_D خارج کرد. در جدول ۲-۱۶ چگونگی ورود اطلاعات به حافظه‌ها نشان داده شده است.

جدول ۲-۱۷- خروج اطلاعات سریال از Q_D

شماره پالس	Q_A	Q_B	Q_C	Q_D
۴	D_4	D_3	D_2	D_1
۵	۰	D_4	D_3	D_2
۶	۰	۰	D_4	D_3
۷	۰	۰	۰	D_4
۸	۰	۰	۰	۰

جدول ۲-۱۷- خروج اطلاعات را به طور سریال از Q_D


نشان می‌دهد.




شکل ۲-۷۴- یک شمارنده

۴-۲- بررسی انواع شمارنده‌ها^۱

۱-۲- بررسی کلی: شمارنده مداری است که قادر است با دریافت فرمان معین، از صفر تا عددی خاص را بشمارد. ممکن است شمارش از عدد خاص شروع شده و به صفر ختم شود. شکل ۲-۷۴ یک شمارنده را نشان می‌دهد. شمارنده می‌تواند طبق شکل ۲-۷۵ به عنوان یک مقسم فرکانس نیز عمل کند. عنصر اصلی هر شمارنده مدار فلیپ فلاپ است. شمارنده‌ها براساس نحوه کار به شمارنده‌های آسنکرون (غیرهمزان) و شمارنده سنکرون (هم‌زمان) تقسیم‌بندی می‌شوند.

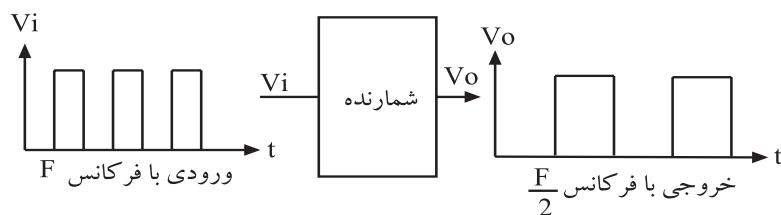

شکل ۲-۷۵- شمارنده به عنوان مقسم فرکانس

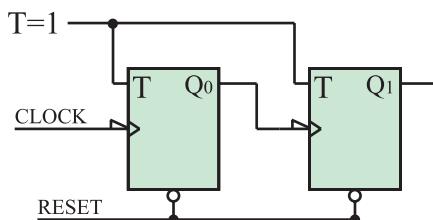


شکل ۲-۷۶- اولین CLK FF خارجی دارد Q_0 است.

۲-۴-۲- شمارنده‌های آسنکرون: در شمارنده


آسنکرون (غیرهمزان) پالس ساعت فلیپ فلاپ‌ها به طور همزمان به آن‌ها اعمال نمی‌شود. بلکه هر طبقه پالس ساعت خود را از خروجی طبقه ماقبل خود دریافت می‌کند (شکل ۲-۷۶). این نوع شمارنده، شمارنده موجی^۲ نیز نامیده می‌شود. فلیپ فلاپ به کار رفته در این نوع شمارنده از نوع T است و باید همواره

$T = 1$ نگه داشته شود. مدار این شمارنده می‌تواند از نوع فلیپ فلاپ JK با داشتن شرایط $J = K = 1$ نیز باشد. شکل ۲-۷۷ مدار این شمارنده را نشان می‌دهد.

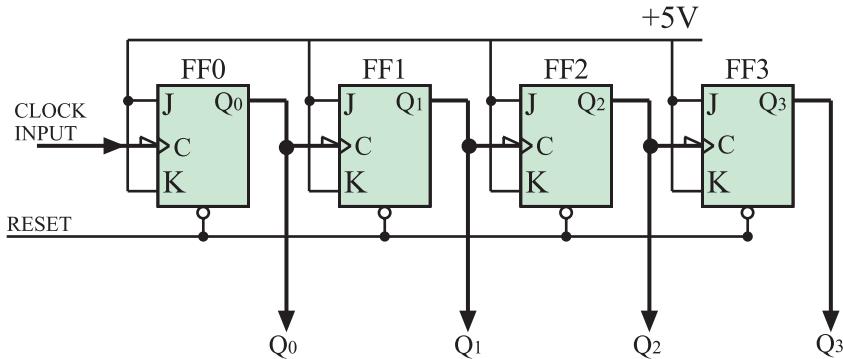


شکل ۲-۷۷ - شمارنده آسنکرون

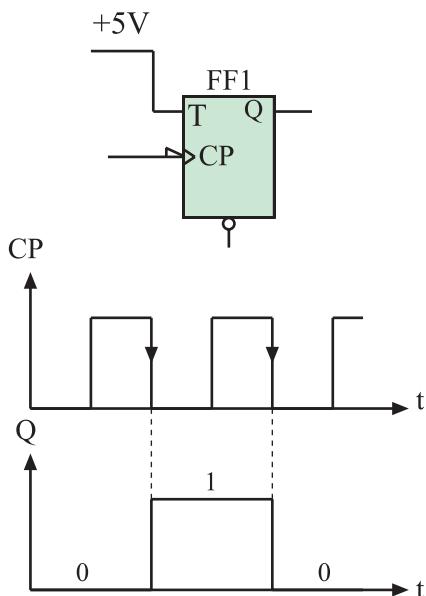فلیپ فلاپ به کار رفته در این مدار باله نزولی پالس ساعت عمل می‌کند.




در فلیپ فلاپ نوع T و $T = 1$ در لبه نزولی هر پالس ساعت وضع حافظه بر عکس حالت قبل خود می‌شود. شکل ۲-۷۸ فلیپ فلاپ T و وضع حافظه آن را به ازای دو پالس ساعت نشان می‌دهد.

شکل ۲-۷۸ - فلیپ فلاپ T و وضع حافظه آن

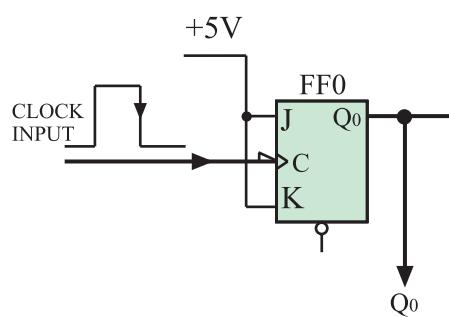


شکل ۲-۷۹ - اولین فلیپ فلاپ از مولد خارج پالس ساعت را دریافت می‌کند.

در شکل ۲-۷۹ اولین فلیپ فلاپ پالس ساعت خود را از منبع مولد پالس خارجی دریافت می‌کند. در لبه نزولی هر پالس ساعت وضعیت حافظه این فلیپ فلاپ بر عکس می‌شود یعنی در ابتدا که فلیپ فلاپ Reset است در لبه نزولی اولین پالس ساعت، حافظه (یعنی Q_0) Set می‌شود و در لبه نزولی پالس ساعت بعدی حافظه به حالت Reset تغییر وضعیت می‌دهد. این عمل تا آخرین

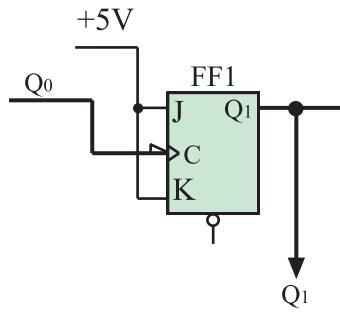

شکل ۲-۸۰—دو مین فلیپ فلاپ CLK خود را از Q_0 دریافت می کند.

پالس ادامه می یابد. پالس ساعت دومین فلیپ فلاپ از خروجی فلیپ فلاپ طبقه‌ی اول تأمین می شود (شکل ۲-۸۰). به همین ترتیب پالس‌های ساعت دومین FF_۲ از Q_1 و FF_۳ از Q_2 تأمین می شود. در شکل ۲-۸۱ دیاگرام زمانی وضعیت حافظه‌ها رسم شده است. وضعیت حافظه‌ها را در جدول ۲-۱۸ نشان داده ایم. وضعیت حافظه‌ها شمارش اعداد را به ترتیب از صفر تا ۱۵ بیان می کند. این شمارنده که از ۰ تا ۱۵ را شمارش می کند، شمارنده آسنکرون صعودی^۱ نام دارد. پی بریدم با ۴ فلیپ فلاپ می توانیم تا عدد $16 = 2^4$ شمارش کنیم. به طور کلی با n فلیپ فلاپ می توان تا عدد 2^n را شمرد.

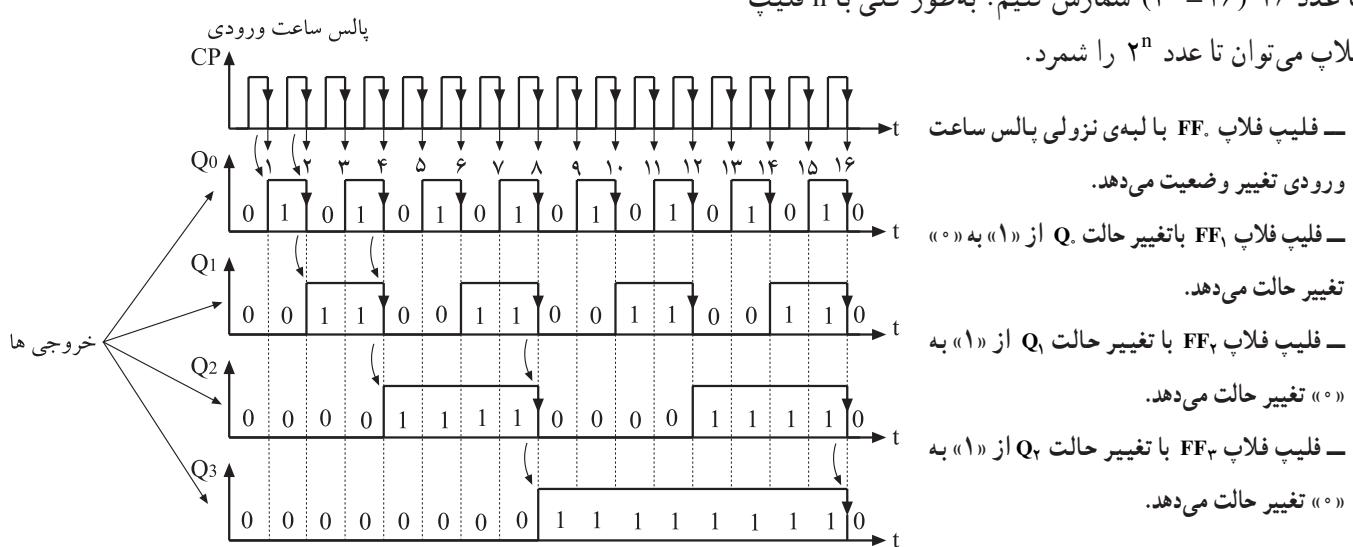

شکل ۲-۸۱—دیاگرام زمانی وضعیت حافظه‌ها

جدول ۲-۱۸—اعداد شمارش شده از صفر تا ۱۵

	(8)	(4)	(2)	(1)	اعشاری
Q_3	Q_2	Q_1	Q_0		
0	0	0	0	0	۰
0	0	0	1	۱	
0	0	1	۰	۲	
0	0	1	۱	۳	
0	1	۰	۰	۴	
0	1	۰	۱	۵	
0	1	۱	۰	۶	
0	1	۱	۱	۷	
1	۰	۰	۰	۸	
1	۰	۰	۱	۹	
1	۰	۱	۰	۱۰	
1	۰	۱	۱	۱۱	
1	۱	۰	۰	۱۲	
1	۱	۰	۱	۱۳	
1	۱	۱	۰	۱۴	
1	۱	۱	۱	۱۵	


۲-۴-۳- شمارنده‌ی آسنکرون دهدی: شمارنده‌ای

که از صفر تا ده یعنی ده رقم ۰ و ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ را شمارش کند شمارنده دهدی نام دارد. برای شمارش تا ده به ۴ فلیپ فلاب نیاز داریم. چهار فلیپ فلاب می‌تواند تا پایان عدد ۱۵ یعنی (۱۱۱۱) شمارش کند. لذا باید مدار شمارنده آسنکرون صعودی را طوری اصلاح کنیم که بعد از شمارش عدد ۹ یعنی (۱۰۰۱) همه فلیپ فلاب‌ها Reset شده و شمارش مجدد از صفر شروع شود. برای این منظور مدار را مطابق شکل ۲-۸۲ اصلاح می‌کنیم.


بعد از پایان شمارش عدد ۹ یعنی (۱۰۰۱) شمارش عدد ۰ یعنی (۱۰۱۰) آغاز می‌شود. از حافظه‌هایی که در عدد ۰ یک شده‌اند به ورودی NAND فیدبک می‌کنیم تا خروجی گیت NAND برای مدت کوتاهی صفر شود. چون خروجی NAND به Clear NAND به حافظه‌ها وصل است، کلیه حافظه‌ها Reset شده و شمارش مجدد از صفر آغاز می‌شود. در شکل ۲-۸۳ دیاگرام زمانی حافظه‌ها رسم شده است.

جدول ۲-۱۹ جدول درستی شمارنده دهدی

اعدشاری	Q ₃	Q ₂	Q ₁	Q ₀
۰	۰	۰	۰	۰
۱	۰	۰	۰	۱
۲	۰	۰	۱	۰
۳	۰	۰	۱	۱
۴	۰	۱	۰	۰
۵	۰	۱	۰	۱
۶	۰	۱	۱	۰
۷	۰	۱	۱	۱
۸	۱	۰	۰	۰
۹	۱	۰	۰	۱

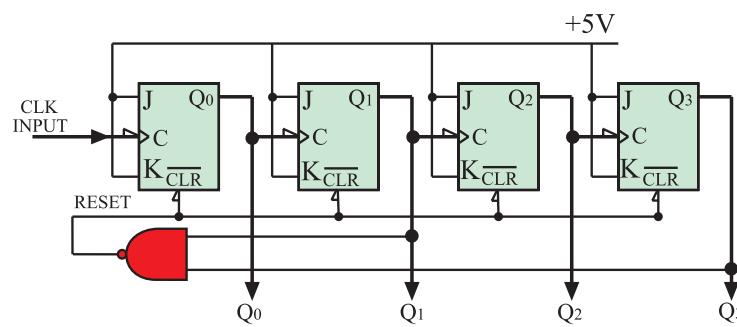

شکل ۲-۸۲- شمارنده آسنکرون دهدی

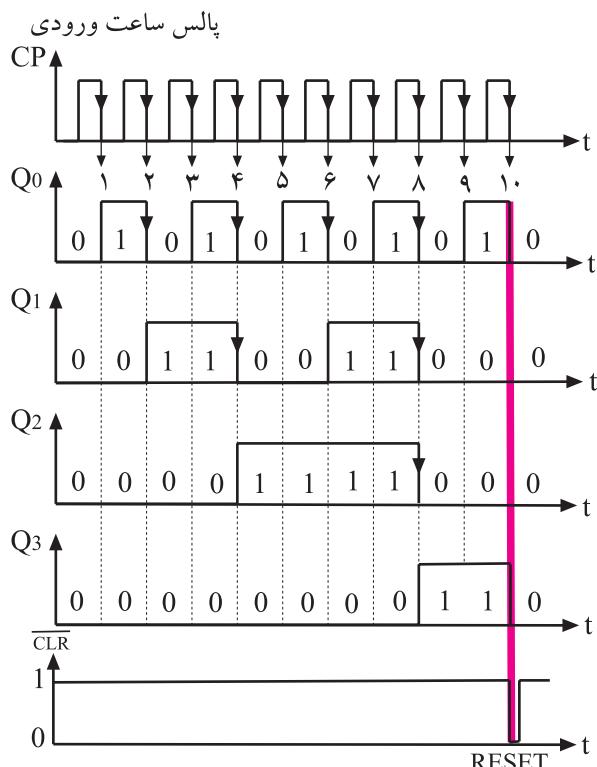

شکل ۲-۸۳- دیاگرام زمانی حافظه‌ها

۲-۴-۴- شمارنده آسنکرون نزولی^۱


آسنکرون موجی می‌تواند معکوس شمار هم باشد یعنی از عدد خاص شروع به شمارش کند و به طور معکوس بشمارد تا به صفر برسد. برای این منظور باید اطلاعات را از خروجی \bar{Q} فلیپ

فلاب‌ها دریافت کنیم. شکل ۲-۸۴ مدار این نوع شمارنده را نشان می‌دهد. این شمارنده از عدد ۱۵ (یعنی ۱۱۱۱_۲) شروع به شمارش می‌کند و بعد از هر پالس ساعت، شمارش یک عدد کاهش می‌یابد و در نهایت به صفر ختم می‌شود. بعد از رسیدن به صفر مجددًا شمارش از عدد ۱۱۱۱_۲ آغاز و به صفر می‌رسد.


۲-۴-۵- شمارنده سنکرون (همزمان)

آسنکرون تغییر وضعیت هر فلیپ فلاب به تغییر وضعیت فلیپ فلاب طبقه ماقبل آن بستگی دارد.

به همین جهت سرعت عمل در این شمارنده‌ها کم است، و چنانچه فرکانس پالس ساعت زیاد شود در شمارش خطأ به وجود می‌آید. در شمارنده سنکرون این اشکال برطرف می‌شود. فقط گیت‌های به کار رفته در این شمارنده از شمارنده آسنکرون بیشتر است. شکل ۲-۸۵ مدار یک شمارنده سنکرون چهار بیتی را نشان می‌دهد.

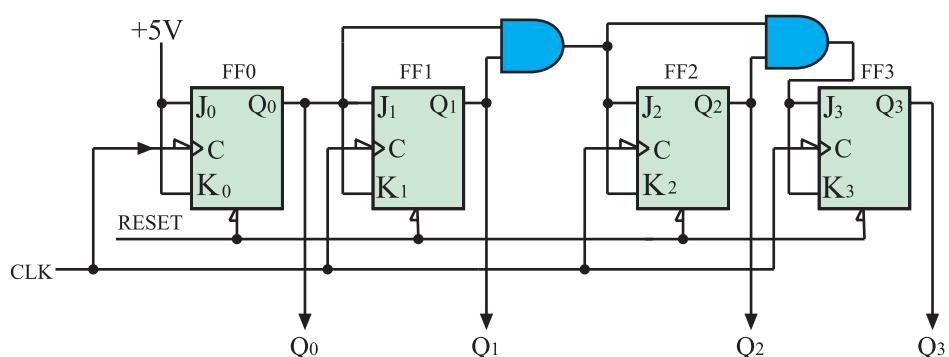


شکل ۲-۸۵- شمارنده سنکرون چهار بیتی

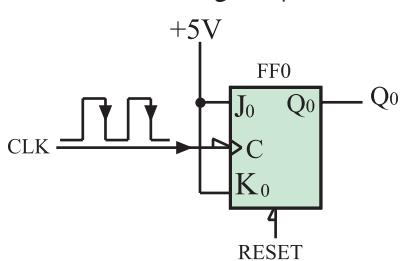

شکل ۲-۸۶- J₀ = K₀ = ۱ است لذا Q₀ در هر لبه نزولی تغییر وضعیت می‌دهد.


مشاهده می‌شود پالس ساعت همه فلیپ فلاب‌ها از یک منبع تأمین شده است. در فلیپ فلاب FFO J₀ = K₀ = ۱ است.

از این رو Q₀ در هر لبه نزولی پالس ساعت تغییر وضعیت می‌دهد (شکل ۲-۸۶). از طرفی Q₀ به J₁ وصل است لذا FF₁ زمانی تغییر وضعیت می‌دهد که Q₀ در حالت منطقی (۱) باشد (شکل

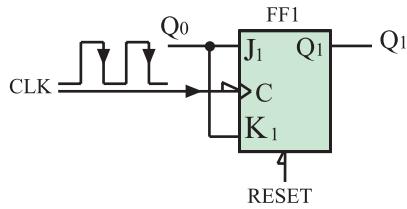

شکل ۲-۸۷ نمودار ارتباط زمانی حافظه‌های این

چون $J_2 = K_2 = Q_1 Q_0$ است، FF_2 زمانی تغییر وضعیت می‌دهد که Q_1 و Q_0 هر دو با هم در حالت منطقی (۱) باشند و در نهایت چون $J_3 = K_3 = Q_2 Q_1 Q_0$ است، FF_3 زمانی تغییر وضعیت می‌دهد که Q_2 و Q_1 و Q_0 هر سه با هم در حالت منطقی (۱) باشند. شکل ۲-۸۸ نمودار ارتباط زمانی حافظه‌های این شمارنده را نشان می‌دهد.

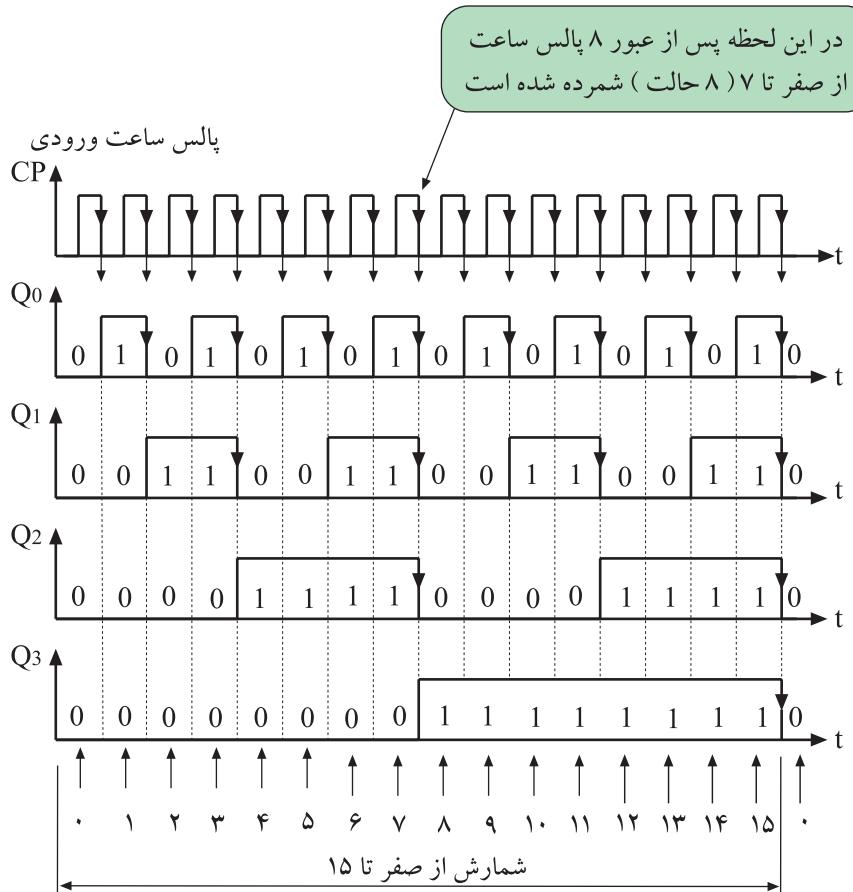

شکل ۲-۸۸-۲- دیاگرام زمانی شمارنده

۲-۵- بررسی انواع آی‌سی‌های حافظه

۲-۵-۱- بررسی کلی: حافظه مجموعه‌ای از سلول‌ها است که برای ذخیره اطلاعات (داده) به کار می‌رود. معمولاً در

حافظه‌ها مدارهایی برای انتقال اطلاعات نیز وجود دارد. واحد حافظه اطلاعات را به صورت ارقام باینری و ۱ در خود ذخیره می‌کند. شکل ۲-۸۹ حافظه را مانند خانه‌هایی نشان می‌دهد. به

1	0	1	1	0	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

شکل ۲-۸۹-۲- حافظه مانند خانه‌هایی و ۱ را در خود ذخیره می‌کند.

هر ۱ یک بیت گفته می‌شود.

از هر بایت می توان ۲۵۶ ترکیب به وجود آورد

0	1	1	1	0	1	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

1	1	0	1	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

شکل ۲-۹۰- دو ترکیب متفاوت که شامل ۸ بیت (یک بایت) است.


کلمه از تعدادی بایت تشکیل می شود.

1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

شکل ۲-۹۱- یک کلمه دو بایتی

جدول ۲-۲۰- ظرفیت معمول حافظه ها

$10^{24}B = 1kB$	کیلو بایت
$10^{24}kB = 1MB$	مگا بایت
$10^{24}MB = 1GB$	گیگا بایت
$10^{24}GB = 1TB$	ترابایت

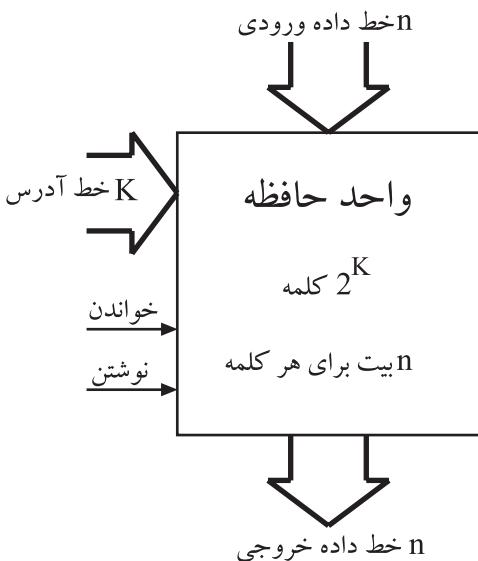


شکل ۲-۹۲- بلوک دیاگرام یک واحد حافظه

۲-۵-۲- بایت^۱: هر داده از هر نوعی که باشد (رقم یا حرف و یا غیره) به صورت ترکیبی از ۰ ها و ۱ ها کدیندی می شود. معمولاً داده ها در دسته های ۸ تایی سازماندهی می شوند. به هر ۸ بیت یک بایت گویند. هر بایت ۲^۸ یا ۲۵۶ ترکیب مختلف از ۰ ها و ۱ ها را ایجاد می کند. در شکل ۲-۹ دو ترکیب یک بایت نشان داده شده است.


۲-۵-۳- کلمه^۲: گاهی در حافظه ها کلمه به جای بایت سازماندهی می شود. هر کلمه نسبت به بایت از تعداد بیشتری بیت درست شده است. کلمه معمولاً مضربی از بایت است. مثلاً کلمه ۲ بایتی از ۱۶ بیت و کلمه ۴ بایتی از ۳۲ بیت تشکیل شده است. پس کلمه نشان دهنده گروه کوچکی از داده ها است. شکل ۲-۹۱ یک کلمه دو بایتی را نشان می دهد.

۲-۵-۴- ظرفیت حافظه: ظرفیت هر حافظه معمولاً به مجموع تعداد بایت های آن حافظه گفته می شود. حجم حافظه ها معمولاً مضربی از $10^{24} = 2^{30}$ بایت است. در جدول ۲-۲۰ ظرفیت معمول حافظه ها نوشته شده است.


۲-۵-۵- ارتباط بین حافظه ها و مدارهای خارجی: ارتباط بین حافظه با دستگاه ها و مدارهای خارجی از طریق خطوط داده ورودی، خطوط داده خروجی، خطوط آدرس و خطوط کنترل انجام می شود. در شکل ۲-۹۲ بلوک دیاگرام یک واحد حافظه نشان داده شده است. در این شکل برای جلوگیری از رسم تعداد زیاد خط، به جای n خط فقط یک خط ضخیم رسم شده است.

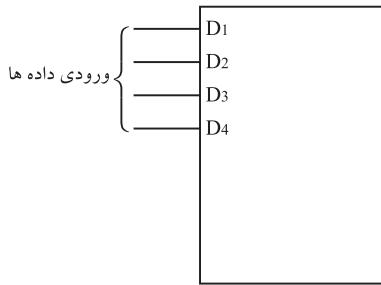

شکل ۲-۹۳- چهار خط ورودی داده ها

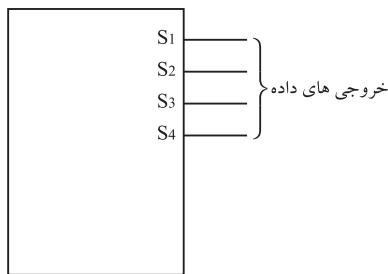

شکل ۲-۹۴- خط های خروجی داده ها

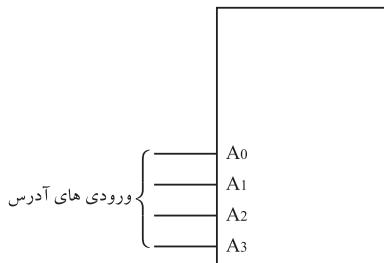


شکل ۲-۹۵- چهار بیت آدرس یکی از $2^4 = 16$ کلمه حافظه را انتخاب می کند.

ورودی: n خط داده ورودی، اطلاعاتی را که باید در حافظه ذخیره شود در ورودی حافظه قرار می دهد (شکل ۲-۹۳).

خروجی: n خط داده خروجی اطلاعات را به خارج از حافظه انتقال می دهد (شکل ۲-۹۴).



شکل ۲-۹۶- فعالساز حافظه یک خط کنترل است

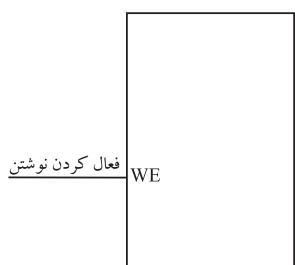

شکل ۲-۹۷- فعالساز خواندن حافظه


آدرس: تعداد k خط آدرس، کلمه به خصوصی را از بین کلمات متعدد در حافظه انتخاب می کند. بنابراین باید برای انتخاب هر کلمه در داخل حافظه، یک آدرس k بیتی در خطوط آدرس وجود داشته باشد. یک رمزگشایی در داخل حافظه، این آدرس را به عنوان ورودی دریافت می کند و مسیرهای لازم را برای کلمه موردنظر باز می کند. شکل ۲-۹۵ چهار خط آدرس را نشان می دهد.

خطوط کنترل: خطوط کنترل جهت انتقال اطلاعات به کار می روند. خطوط کنترل مربوط به نوشتن اطلاعات برای انتقال اطلاعات به حافظه به کار می روند. خطوط کنترل مربوط به خواندن، اطلاعات را از حافظه می خوانند و خارج می کنند. شکل ۲-۹۶ و شکل ۲-۹۷ نمونه ای از خطوط کنترل حافظه را مشاهده می دهد. ME خط کنترل فعالساز حافظه است و WE جهت نوشتن یا خواندن حافظه به کار می رود. مثلاً اگر $WE = 0$ باشد داده ها در حافظه نوشته می شوند. در صورتی که $WE = 1$ باشد عمل خواندن از


آدرس حافظه	ددهی دودویی	محتوای حافظه
0000000000	.	1011010101011011
0000000001	1	1000010101011011
0000000010	2	110001011111011
....
....
....
1111111101	1021	100001010111111
1111111110	1022	1011010101011011
1111111111	1023	1011100100011000

شکل ۲-۹۸— محتوای یک حافظه 16×16 بیتی

حافظه انجام می‌شود. برای مثال حافظه‌ای با ظرفیت یک کیلو بایت کلمه 16×16 بیتی را در نظر می‌گیریم. این حافظه به صورت $1K \times 16$ یا 16×16 بیت نشان داده می‌شود. این حافظه را همراه با آدرس هر کلمه می‌توان مطابق شکل ۲-۹۸ نشان داد. در شکل فقط سه کلمه اول و سه کلمه آخر نوشته شده است.

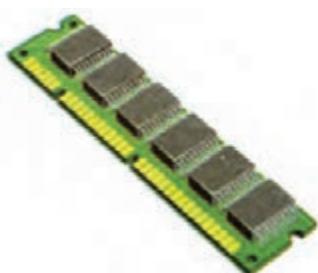

شکل ۲-۹۹— آی‌سی‌های RAM در یک کامپیوتر

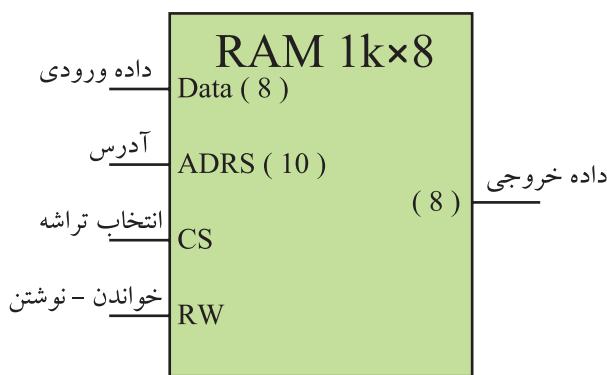

شکل ۲-۱۰۰— نماد بلوکی تراشه یک RAM


۶-۵-۲— انواع حافظه: حافظه‌ها براساس نحوه ذخیره‌سازی اطلاعات و چگونگی دسترسی به آن‌ها به انواع مختلف تقسیم‌بندی می‌شوند.

۷-۵-۲— حافظه با دست‌یابی تصادفی یا RAM:


این حافظه یک نوع حافظه موقتی برای نگهداری اطلاعات و داده‌ها است. چون دست‌یابی به داده موجود در این حافظه به محل قرار گرفتن آن بستگی ندارد و اصولاً می‌توان به هر سلول حافظه در هر محل تصادفی در حافظه دسترسی داشت، به این نوع حافظه، حافظه با دست‌یابی تصادفی (RAM) می‌گویند. شکل ۲-۹۹ چند نمونه RAM را نشان می‌دهد. اطلاعات ذخیره شده در RAM پاک شدنی است و پس از پاک کردن RAM می‌توان داده‌های جدیدی را در آن جایگزین کرد. به عبارت دیگر RAM تابلویی است که می‌توان بارها روی آن نوشت و پاک کرد. با قطع برق تمام محتوای این حافظه از بین می‌رود. به همین جهت این نوع حافظه را حافظه موقتی می‌نامند. شکل ۲-۱۰۰ نماد بلوکی یک تراشه RAM را نشان می‌دهد.

ظرفیت این حافظه 16×8 کلمه و هر کلمه دارای ۸ بیت است.


برای 16×8 کلمه به ۱۰ خط آدرس نیاز است. داده‌های ورودی ۸ خط و داده خروجی نیز ۸ خط دارد. خطوط ورودی، آدرس و خروجی در دیاگرام شکل ۲-۱۰۰ برای اختصار با یک خط نشان داده شده است.

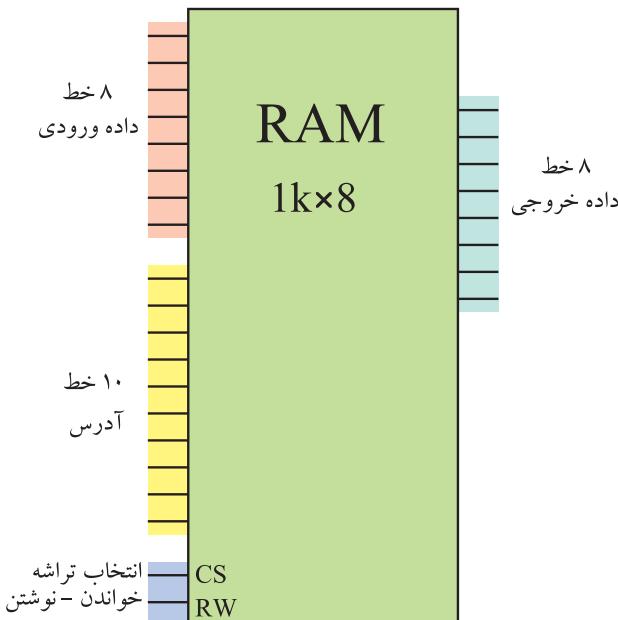


شکل ۱-۱۰-۲- خطوط ورودی و خروجی و کنترل در یک RAM

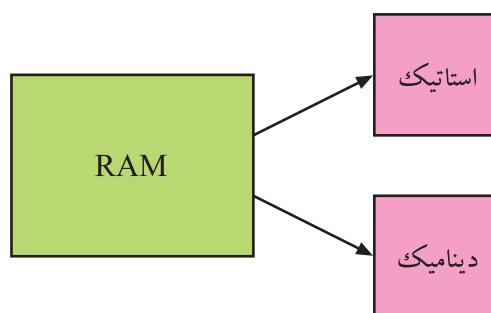

شکل ۱-۱۰-۲- انواع RAM

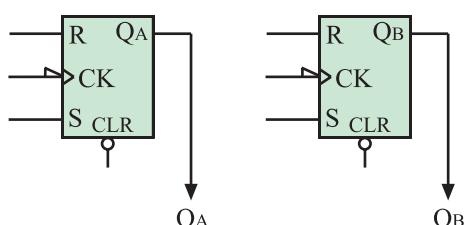

شکل ۱-۱۰-۳- نماد بلوکی مداری فلیپ فلاپ

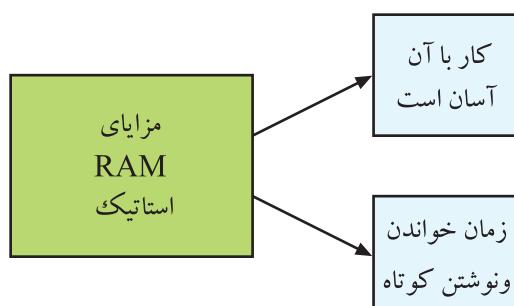

شکل ۱-۱۰-۴- مزایای RAM استاتیک

در شکل ۱-۱۰-۲- تعداد دقیق خطوط ورودی و خروجی این RAM را مشاهده می‌کنید. خط CS^۱ یا خط انتخاب کننده تراشه، تراشه یا حافظه خاصی را در داخل RAM انتخاب می‌کند. خط R/W^۲ ورودی خواندن و نوشتمن است. این خط تعیین می‌کند اطلاعات خوانده یا نوشته شود.


حافظه RAM به دو شکل استاتیک و دینامیک موجود است: در نمای بلوکی شکل ۱-۱۰-۲- انواع RAM شان داده شده است.

۱-۱۰-۳- انتخاب RAM

از فیلیپ فلاپ برای ذخیره اطلاعات دو دویی استفاده می‌شود. این نوع RAM تازمانی که ولتاژ تعذیب به آن وصل است اطلاعات را نگه می‌دارد ولی با قطع ولتاژ تغذیه اطلاعات آن پاک می‌شود و از بین می‌رود. کار با حافظه RAM استاتیک آسان و زمان خواندن و نوشتمن در آن کوتاه است. مزایای RAM استاتیک در بلوک دیاگرام شکل ۱-۱۰-۴- نشان داده شده است.

۱-۱۰-۴- دینامیک RAM

دو دویی به صورت شارژ الکتریکی در خازن ترانزیستور یا MOSFET ذخیره می‌شود. شکل ۱-۱۰-۵- ساختمان داخلی MOSFET را نشان می‌دهد. چون انرژی ذخیره شده در خازن به مرور از بین می‌رود باید هر چند میلی ثانیه، شارژ آن را بازسازی کرد. از مزایای RAM دینامیک مصرف توان کم و تعداد زیاد سلول حافظه در یک تراشه را می‌توان نام برد. در RAM دینامیک نیز با قطع برق و ولتاژ تغذیه، اطلاعات آن پاک می‌شود و از بین می‌رود.

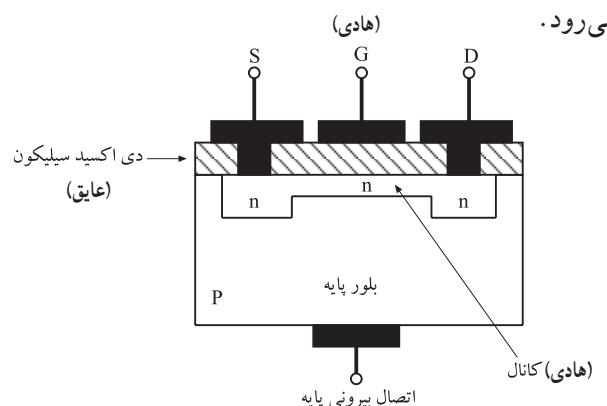


شکل ۱-۱۰-۵- ساختمان داخلی MOSFET - دو هادی و یک عایق تشکیل خازن را می‌دهند.

۱- CS = chip Select

۲- تراشه گزین

۲- R/W = Read/Write

خواندن - نوشتمن

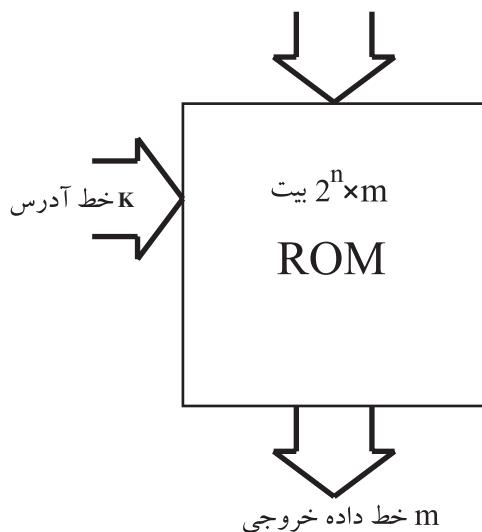

شکل ۶-۲-۱-۰۶- بلوک دیاگرام یک حافظه ROM


۲-۵-۸- حافظه فقط خواندنی^۱ (ROM): این حافظه برای ذخیره دائمی اطلاعات دو دویی به کار می‌رود. محتوای این حافظه ثابت و غیر قابل تغییر است. خاموش کردن دستگاه یا قطع برق هیچ تأثیری بر اطلاعات موجود در حافظه ROM ندارد. اطلاعات این حافظه توسط شرکت سازنده در آن قرار می‌گیرد. بنابراین ROM را می‌توان مانند کاغذی تایپ شده در نظر گرفت که به طور عادی نمی‌توان اطلاعات نوشته شده روی آن را پاک کرد. در شکل ۶-۲-۱ بلوک دیاگرام یک حافظه ROM که توسط کارخانه سازنده برنامه‌ریزی شده است، نشان داده شده است.

نکته مهم

n بیت در ورودی را آدرس می‌نامند.


m بیت موجود در خروجی یک کلمه است.

اندازه حافظه ROM به وسیله 2^n کلمه که هر کلمه m بیت است مشخص می‌شود.

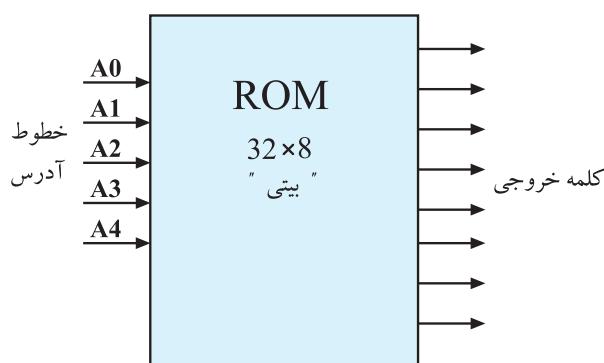

شکل ۶-۲-۱-۰۷- بلوک دیاگرام ROM با حافظه ۳۲×۸ بیتی

شکل ۶-۱-۰۷ یک ROM با حافظه 32×8 بیتی را نشان می‌دهد. این حافظه دارای $= 32^5 = 32$ کلمه است و هر کلمه آن هشت بیت دارد که در ۸ خط خروجی قرار می‌گیرد. ۵ خط یا آدرس در ورودی ROM وجود دارد.

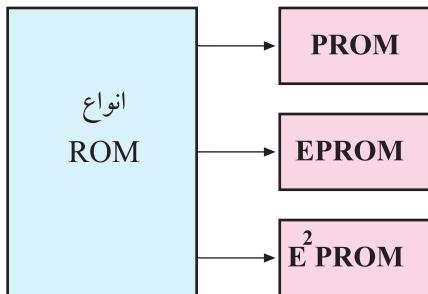

شکل ۸-۲-۱۰۸- انواع ROM

۲-۵-۹- انواع ROM: طبق شکل ۸-۲-۱۰۸

ROM را می‌توان به شرح زیر تقسیم‌بندی کرد.

۱- PROM : در این نوع ROM فقط یک بار می‌توان

اطلاعات را در حافظه نوشت. بعد از ثبت شدن اطلاعات در

حافظه، دیگر نمی‌توان اطلاعات ذخیره شده را تغییر داد و از بین


برد. برای نوشتن کلمات در آدرس‌های موردنظر در حافظه ROM

از دستگاه برنامه‌ریز PROM استفاده می‌شود. برنامه‌ریزی در


PROM فقط یک بار انجام می‌گیرد. در صورتی که نیاز به تغییر

اطلاعات باشد باید PROM جدیدی را دوباره برنامه‌ریزی کرد.

شکل ۸-۲-۱۰۹- یک آی سی PROM را نشان می‌دهد.

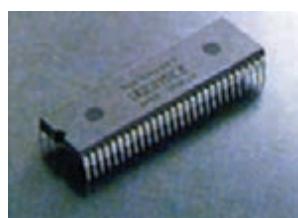

شکل ۸-۲-۱۰۹- یک آی سی PROM

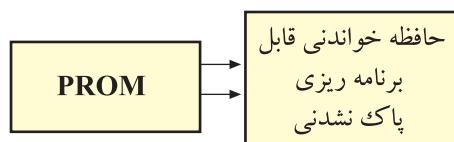

شکل ۸-۱۱۰- آی سی های EPROM

۱۰-۱۱-۱- EPROM : این نوع PROM قابل پاک کردن است.

وقتی یک EPROM برای مدتی تحت تأثیر نور ماوراء بنفش قرار

گیرد پاک می‌شود، یعنی تمام اطلاعات و بیت‌های ۰ و ۱ ذخیره

شده در آن از بین می‌رود. می‌توان بعد از پاک شدن، این حافظه

را دوباره برنامه‌ریزی کرد. برای برنامه‌ریزی و نوشتن اطلاعات


مجدد در این حافظه به دستگاهی به نام برنامه‌ریز EPROM^۳ نیاز

است. شکل ۸-۱۱۰- آی سی های EPROM را نشان می‌دهد.

۱۰-۱۱-۱- E² PROM (EEP-ROM) : این نوع حافظه مشابه

حافظه EPROM است با این تفاوت که برای پاک کردن آن از

سیگнал الکتریکی استفاده می‌شود.

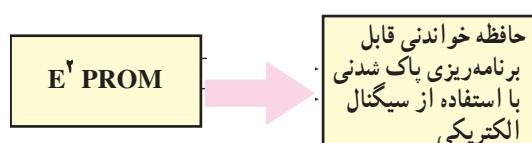


۱- PROM = Programmers - ROM = PROM ۲- EPROM = Erasable - PROM =

۳- EP -ROM Programmer EPROM برنامه ریز

۴- EEP -ROM = Electrical Erasable PROM =

PROM قابل پاک کردن

PROM قابل پاک کردن الکتریکی

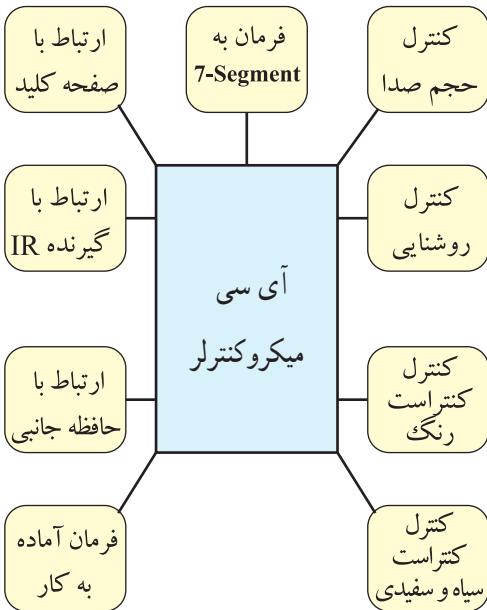

شکل ۲-۱۱۱- بخش هایی که یک میکروکنترلر با آن ها در ارتباط است



شکل ۲-۱۱۲- یک دستگاه ریموت کنترل



شکل ۲-۱۱۳- صفحه کلید جلوی گیرنده

۶-۲- سیستم های میکرو کنترل و کاربرد آن در گیرنده های رنگی جدید

۶-۲-۱- بررسی کلی:

تلوزیون به عهده آی سی میکروکنترلر آن است. اعمال کنترلی نظیر، نمایش عملیات روی صفحه در تلویزیون های OSD^۱، روشن کردن نمایشگر هفت قطعه ای^۲ در تلویزیون های فاقد OSD، کنترل تله تکست، ساعت، تایмер، روشنایی، کنتراس ت تصویر و حجم صدا از انواع موارد قابل کنترل در تلویزیون است. نقشه بلوکی شکل ۲-۱۱۱- بخش های مختلف را در یک گیرنده نشان می دهد که آی سی میکروکنترلر گیرنده باید بتواند روی این بخش ها عمل کنترل را انجام دهد.

۶-۲-۲- راه های ارسال فرامین به آی سی

میکروکنترلر: آی سی میکروکنترلر از راه های مختلف فرامین کنترل را دریافت می کند و پس از پردازش روی این فرامین، آن ها را به اجرا درمی آورد. این راهها عبارتند از :

- دریافت فرامین از طریق کنترل از راه دور (ریموت کنترل)

شکل ۲-۱۱۲ یک دستگاه کنترل از راه دور را نشان می دهد.

- دریافت فرامین از صفحه کلید جلوی گیرنده. شکل

۲-۱۱۳- صفحه کلید جلوی گیرنده را نشان می دهد.

- دریافت فرامین از طریق مدارهای مختلف داخل گیرنده

۱- OSD = On - Screen display


۲- 7 - Segment

۷ قطعه

۷-۲- آی سی میکروکنترلر تلویزیون گروندیک شاسی cuc۴۴۰۰


۷-۲-۱- معرفی آی سی میکروکنترلر: آی سی

میکروکنترلر در شاسی تلویزیون گروندیک مدل cuc۴۴۰۰ مشخص شده است. این آی سی و شماره فنی SDA۲۰۲۳ دارای چهل پایه و به صورت دو ردیفه است. شکل ۷-۱۱۴ نمای ظاهری این آی سی را نشان می‌دهد.

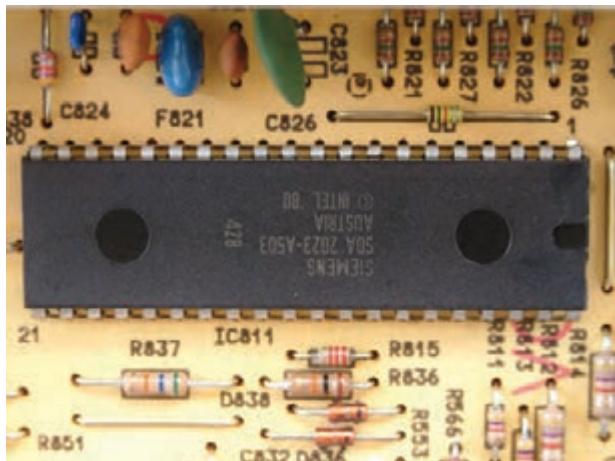

شکل ۷-۱۱۴- نمای ظاهری آی سی
۸۱۱

آی سی SDA۲۰۲۳ یک ریز پردازنده^۱ از خانواده ۸۰۵۱ است. ۸۰۵۱ در کارهای کنترلی بیشترین کاربرد را دارد. این میکروکنترلر یک ریز پردازنده ۸ بیتی است که در آن ۴ کیلو بایت حافظه ROM، ۱۲۸ بایت حافظه RAM، دو عدد شمارنده مستقل ۱۶ بیتی و مدار نوسان ساز داخلی وجود دارد. علاوه بر موارد بالا به ۶۴ کیلو بایت حافظه خارجی نیز می‌تواند دسترسی داشته باشد. ۳۴ خط ورودی و خروجی آن شامل ۴ درگاه ۸ بیتی است. شکل ۷-۱۱۵، ۲، ۴ درگاه این آی سی را نشان می‌دهد.

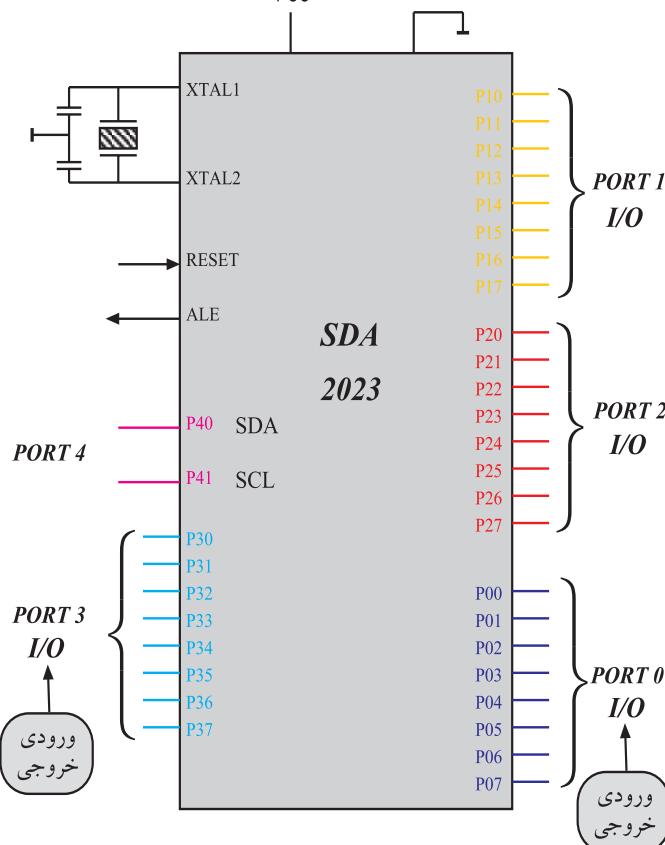

شکل ۷-۱۱۵- درگاه‌های آی سی


۱- Microprocessor = ریز پردازنده

۲- PORT = درگاه

۲-۷-۲- مدار بخش کنترل تلویزیون گروندیک:

مدار واحد کنترل تلویزیون گروندیک شاسی cuc ۴۰۰ به صورت

شکل ۲-۱۱۶ است.

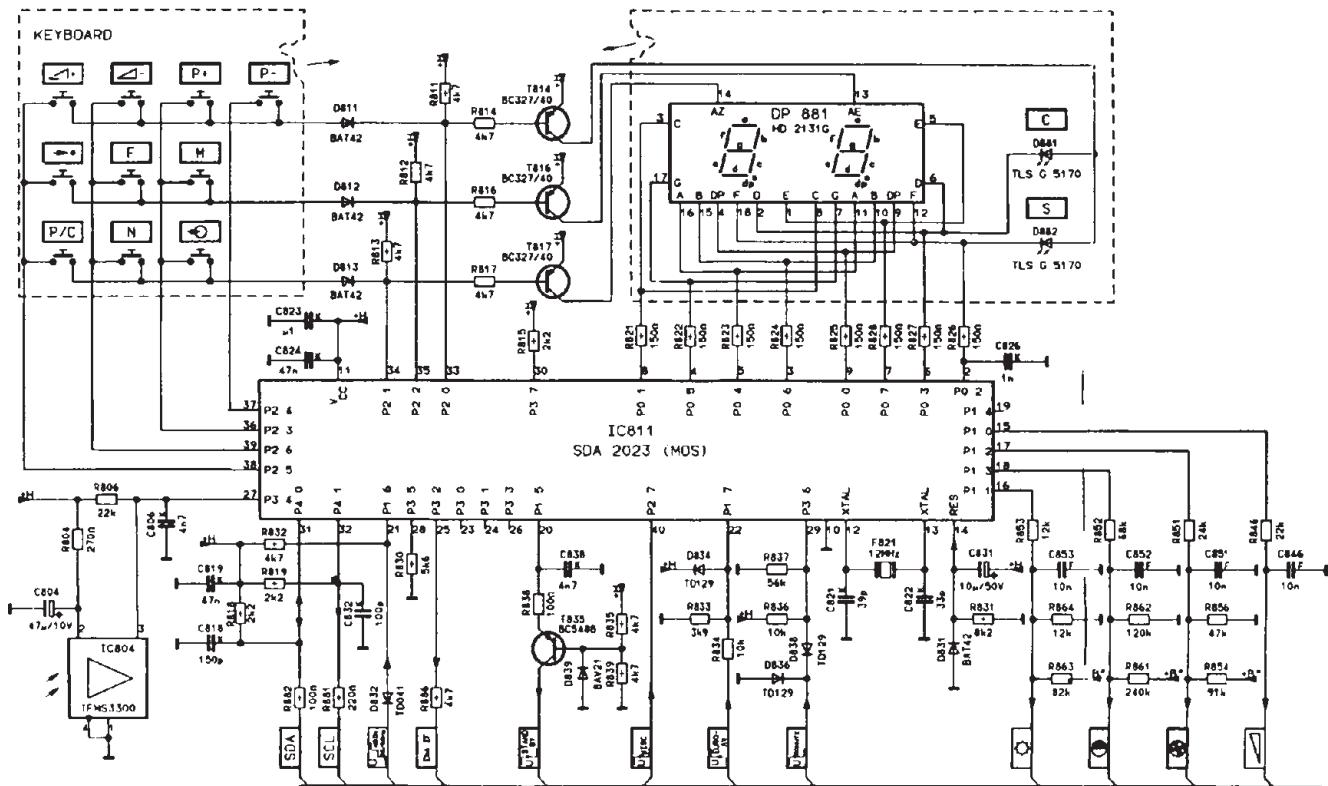

شکل ۲-۱۱۶- واحد کنترل تلویزیون گروندیک

در ادامه بحث به شرح عملکرد پایه‌های آی‌سی ۸۱۱ که

آی‌سی پردازنده تلویزیون است و مدارهای جانبی مرتبط با پایه‌های آن می‌پردازیم.


تمرین عملی ۱: در این قسمت نقشه را مورد بررسی قرار دهید. شماره‌ی اجزا و ارتباط آن‌ها را با هم تا حدودی به خاطر سپارید تا در ادامه بحث دچار مشکل نشوید.

۲-۷-۳- تغذیه آی‌سی: تغذیه آی‌سی واحد کنترل


از +H که ۵ ولت است تأمین می‌شود. به پایه شماره‌ی ۱۱ اتصال دارد. پایه شماره‌ی ۱۰ زمین است. شکل ۲-۱۱۷ پایه‌های تغذیه آی‌سی را نشان می‌دهد.

۲-۷-۴- اسیلاتور آی‌سی: کلیه میکروکنترلرهای


دارای اسیلاتور داخلی هستند. این اسیلاتور به عنوان مولد پالس ساعت cpu محسوب می‌شود. برای راه اندازی اسیلاتور داخلی،

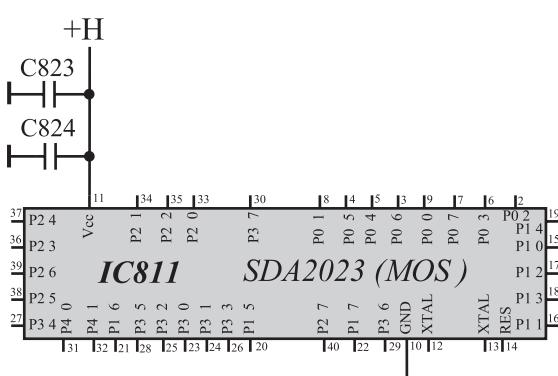


شکل ۲-۱۱۷- پایه‌های تغذیه آی‌سی

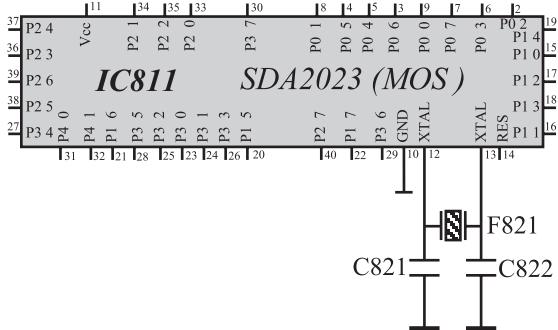

شکل ۲-۱۱۸- اجزای مدار هماهنگی اسیلاتور که به پایه‌های ۱۲ و ۱۳ اتصال دارد.

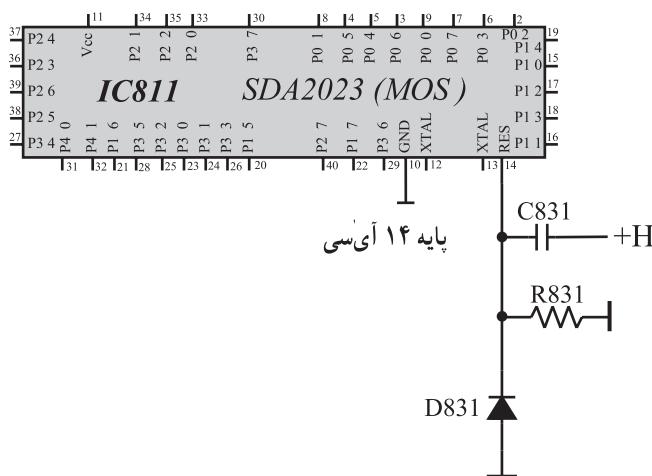

شکل ۲-۱۱۹- پایه ۱۴ آی سی پایه ریست است.

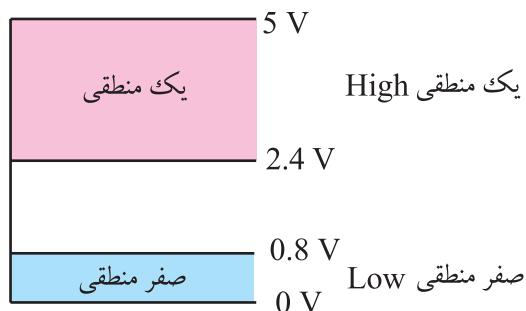


شکل ۲-۱۲۰- حالت و منطقی

بین پایه ۱۲ و ۱۳ آی سی، یک کریستال با شماره F821 و فرکانس کار ۱۲MHZ قرار دارد. پایه‌های ۱۲ و ۱۳ توسط خازن به زمین اتصال می‌یابد. کریستال و خازن، اجزای مدار هماهنگی نوسان‌ساز را تشکیل می‌دهند. شکل ۲-۱۱۸- اجزای مدار هماهنگی را که به پایه‌های ۱۲ و ۱۳ متصل است نشان می‌دهد.

۲-۷-۵- ریست^۱ شدن آی سی: در لحظه روش


شدن دستگاه، لازم است اطلاعات قبلی از حافظه RAM آی سی پاک شود تا آی سی آماده پذیرش دستورهای جدید باشد. این عمل با «ریست» شدن آی سی اتفاق می‌افتد. پایه ۱۴ آی سی پایه ریست است. شکل ۲-۱۱۹- پایه ۱۴ آی سی و قطعات متصل به آن را نشان می‌دهد. این پایه در حالت عادی در وضعیت Low قرار دارد. Low حالت منطقی (0) است که تراز ولتاژ بین ۰ تا ۸٪ ولت دارد. برای ریست شدن آی سی لازم است پایه ۱۴ آی سی میکروکنترلر، برای لحظه‌ای کوتاه در وضعیت high قرار گیرد. high حالت منطقی (1) است که در این آی سی ولتاژی بین ۰ تا ۵٪ ولت دارد. شکل ۲-۱۲۰- دو تراز منطقی ۰ و ۱ را نشان می‌دهد. شکل ۲-۱۲۱- نحوه اتصال مدار ریست را به آی سی نشان می‌دهد.

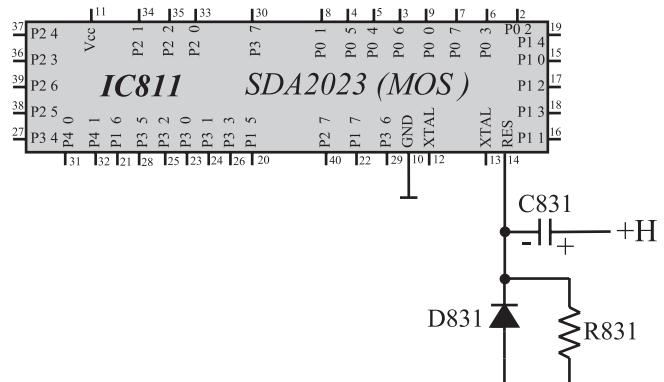


شکل ۲-۱۲۱- مدار ریست

۱- Reset = باز پردازی

در ابتدا وقتی ولتاژ تغذیه H به مدار وصل می‌شود H831 دشارژ است و برای لحظه‌ای کوتاه همهی ولتاژ روی R831 افت می‌کند و سبب می‌شود پایه ۱۴ آی‌سی در وضعیت high قرار گرفته و آی‌سی Reset شود (شکل ۲-۱۲۲). با شارژ خازن، ولتاژ دو سر R831 کاهاش می‌یابد تا سرانجام صفر می‌شود و پایه ۱۴ در وضعیت Low قرار می‌گیرد. D831 از اعمال هرگونه ولتاژ منفی به پایه ۱۴ جلوگیری می‌کند.


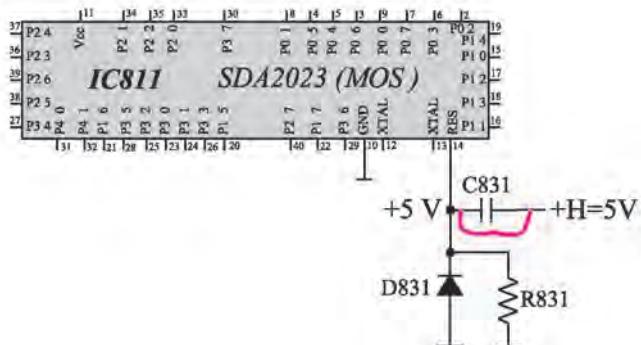


شکل ۱۲۲- در ابتداء حافظة مانند سیم اتصال کوتاه است و +۵ ولت در دو سر R۸۳۱ افت می کند

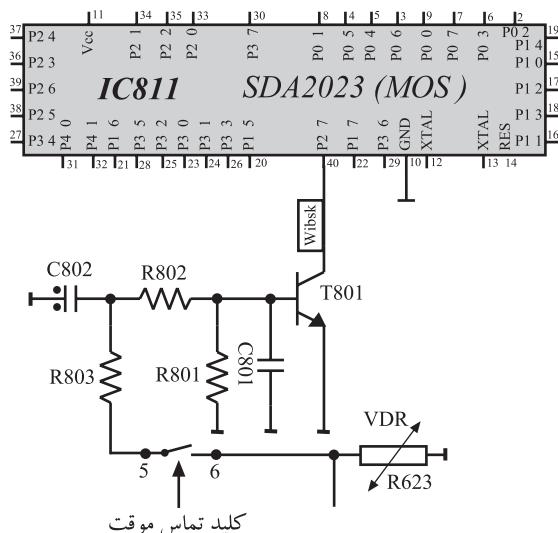

شكل ۱۲۳-۲- بایه ۴۰ آیسی، کنترل و مدار مرتبط با آن



۶-۷-۲- عملکرد کلید تماس موقت^۱ و راه اندازی گیرنده روی برنامه^۱: پایه ۴۰ آی سی میکرو کنترلر در حالت عادی در وضعیت high قرار دارد. با روشن شدن تلویزیون از طریق کلید قطع و وصل (ON-Off) در لحظه وصل کلید، پایه ۴۰ در وضعیت Low قرار می گیرد. آی سی میکرو کنترلر با بررسی پایه ۴۰ و Low بودن آن متوجه روشن شدن تلویزیون به وسیله کلید ON-Off می شود و تلویزیون را روی برنامه ۱ راه اندازی می کند. اگر پایه ۴۰ در وضعیت Low قرار نگیرد با روشن شدن تلویزیون، دستگاه در وضعیت آماده به کار^۱ قرار می گیرد. شکل ۱۲۳- پایه ۴۰ آی سی و مدار مرتبط با آن را نشان می دهد.

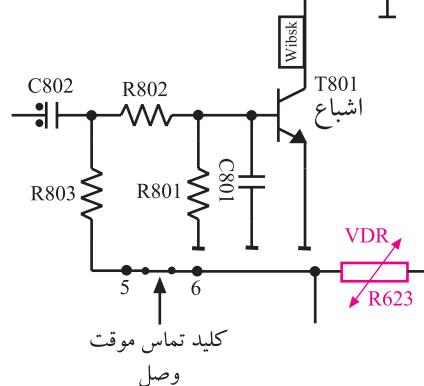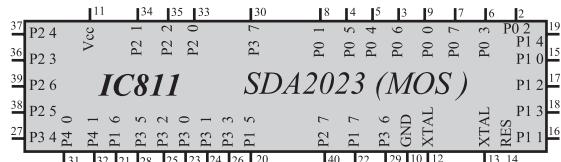

شکل ۱۲۴-۲- VDR بیس $T_{8.0}$ را پایاس می کند.

٢-٧-٧- نحوه Low شدن یا هم آمیزه؛ در

هنگام فشار دادن کلید ON-Off، کلید تماس موقت، دو کنتاکت ۵ و ۶ را وصل می‌کند. با اتصال این دو کنتاکت، ولتاژ دو سر (R۶۲۳) از طریق $R_{۸۰^۳}$ توسط مقاومت‌های $۲R_{۸۰^۱}$ و VDR تقسیم ولتاز می‌شود و بیس ترانزیستور $T_{۸۰^۱}$ را بایاس می‌کند.

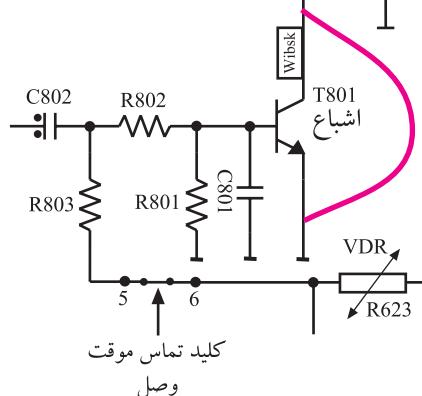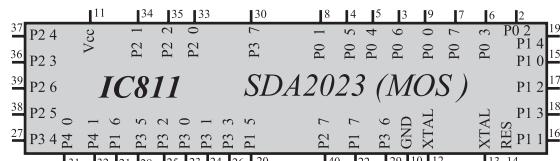

شکل ۱۲۵-۲- یا یه ۴۰ زمین شده است.

شکل ۱۲۴-۲ نحوه پایاس پیس $T_{80.1}$ را نشان می‌دهد.

ولتاز باياس، $T_{8.0}$ را هادی می کند و آن را به اشباع می برد و پایه ۴۰ آی سی را Low می کند. شکل ۲-۱۲۵ نشان می دهد چگونه پایه ۴۰ زمین شده است. با برداشتن دست از روی کلید ON-Off، کناتکت تماس موقت باز می شود و $T_{8.0}$ قطع شده و پایه ۴۰ آی سی به وضعیت high می گردد.

۲-۸- کار عملی

زمان کل اجرا: ۳۰ ساعت

کارهای عملی در این مجموعه برای دستگاه تلویزیون گروندیک cuC۴۴۰۰ تنظیم شده است. در صورتی که شاسی مدرن دیگری در اختیار دارید می‌توانید کارهای عملی را بر مبنای آن شاسی تنظیم کنید.

۲-۸-۱- هدف کلی: بررسی عملکرد واحد کنترل

تلویزیون رنگی و نحوه‌ی عیب‌بایی آن

۲-۸-۲- خلاصه آزمایش: ابتدا با اندازه‌گیری ولتاژ

و بررسی سیگنال پایه‌های آی‌سی میکروکنترلر، با طرز کار و مقادیر ولتاژ صحیح پایه‌های واحد کنترل آشنا خواهیم شد. سپس با ایجاد عیب روی مدار، اثر عیب روی صوت و تصویر و مقادیر ولتاژها را بررسی می‌کنیم و سرانجام به رفع عیب ایجاد شده می‌پردازیم.

۲-۸-۳- وسایل و تجهیزات مورد نیاز

■ اسیلوسکوپ

■ پرن ژنراتور رنگی

■ تلویزیون رنگی گروندیک

■ گسترده تلویزیون رنگی (در صورت موجود بودن)

■ منبع تغذیه (شکل ۲-۱۲۶)



شکل ۲-۱۲۶- منبع تغذیه



شکل ۲-۱۲۷- نوعی مولتی متر

■ مولتی متر (شکل ۲-۱۲۷)



دم باریک



هویه



قلع



سیم چین

■ وسائل عمومی آزمایشگاه الکترونیک نظیر سیم چین،

دم باریک، هویه و قلع (شکل ۲-۱۲۸)

■ دستگاه کنترل از راه دور تلویزیون رنگی

■ نقشه تلویزیون رنگی

شکل ۲-۱۲۸—وسائل عمومی آزمایشگاه


در صورت موجود بودن گسترده آموزشی تلویزیون رنگی ابتدا آزمایش‌ها توسط مربی روی گسترده انجام گیرد.

۲-۸-۴—دستورهای مهم و نکات حفاظت و ایمنی:

■ در صورت موجود بودن گسترده تلویزیون رنگی، بهتر است مربی برخی آزمایش‌های واحد کنترل را روی گسترده انجام دهد و در خلال انجام آزمایش هنرجویان را به دقت در اجرای آزمایش و دستورهای حفاظتی و رعایت نکات ایمنی توجه دهد.

■ لازم است تدریس مطالب تئوری و اجرای آزمایش و کار عملی مطابق با الگوی ارائه شده در کتاب انجام گیرد.

تدریس مطابق الگوی کتاب اما شاسی و نوع دستگاه می‌تواند متفاوت باشد ولی باید شاسی مدرن باشد.

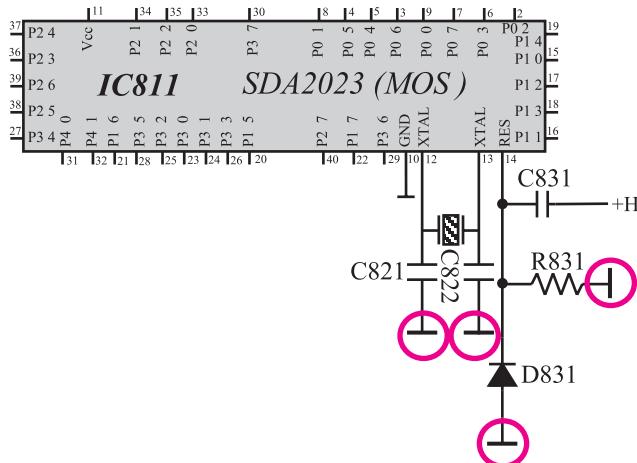

شکل ۱۲۹-۲- شاسی، ایزوله

■ اندازه‌گیری همه ولتاژها در مدار نسبت به شاسی ایزوله انجام می‌شود. در شکل ۲-۱۲۹ شاسی ایزوله نشان داده شده است.

■ برای جلوگیری از آسیب دیدن فیبر مدار چاپی تلویزیون، در صورتی که مربی صلاح بداند می‌توانید عیوب را روی گسترده تلویزیون ایجاد کنید.

■ قطع کردن قطعات و لحیم کاری روی شاسی تلویزیون
باید با دقت کامل انجام شود تا به مس روی مدار چاپی یا به قطعه
موردنظر آسیب نرسد.

■ هر قطعه‌ای را که قطع می‌کنید بعد از اتمام آزمایش و انجام کار عملی، آن قطعه را مجدداً وصل کنید. زیرا تلویزیون باید همواره برای مرحله بعدی آزمایش آماده باشد.

۲-۹- کار عملی شماره‌ی ۱: نقشه‌خوانی و شناسایی قطعات

با توجه و اجرای دقیق نکات مطرح شده در قسمت‌های ۲-۸-۱ تا ۲-۸-۴ به آزمایش‌های زیر پردازید.

جدول ۲-۲۱

شماره ردیف	نام قطعه موردنظر	شماره قطعه روی نقشه	شماره فنی قطعه
۱	کنکات‌های تماس موقت کلید ON - Off		
۲	VDR		
۳	ترانزیستور فرمان دهنده از کلید تماس موقت		
۴	آی‌سی گیرنده IR		
۵	کریستال		
۶	ترانزیستور برای آماده به کار		
۷	کریستال		
۸	آی‌سی حافظه جانبی		
۹	ترانزیستور فرمان دهنده C و S		
۱۰	ترانزیستور فرمان دهنده آند رقم اول		
۱۱	ترانزیستور فرمان دهنده آند رقم دوم		
۱۲	واحد نمایش		
۱۳	دیود نمایش دهنده علامت C		
۱۵	دیود نمایش دهنده علامت S		

۲-۹-۱ با توجه به نقشه و شاسی تلویزیون گروندیک جای قطعات داده شده جدول ۲-۲۱ را شناسایی کنید.
شماره‌ی اختصاصی هر قطعه و شماره‌ی فنی آن را از روی نقشه پیدا کنید و در جدول بنویسید.

۲-۹-۲ مراحل را تکرار کنید تا با قطعات روی شاسی و مدار کاملاً آشنای شوید.

مدت اجرا: ۱ ساعت

۲-۱- کار عملی شماره‌ی ۲: بررسی تغذیه آسی‌سی میکروکنترلر

با توجه به نکات مطرح شده در قسمت‌های ۲-۸-۱ الی ۴-۸-۲ به اجرای آزمایش‌های زیر پردازید.

۱-۲-۱- تلویزیون را روشن کنید و آن را روی برنامه‌ای تنظیم کنید. در صورت نبود برنامه از پرن ژنراتور استفاده کنید.

۲-۱-۲- ولت‌متر DC را مطابق شکل ۲-۱۳ به تغذیه آسی‌سی میکروکنترلر وصل کنید. ولتاژ تغذیه را اندازه بگیرید و مقدار آن را یادداشت کنید.


۳-۱-۳- تلویزیون را در حالت آماده به کار قرار دهید. ولتاژ تغذیه آسی‌سی را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

۴-۱-۴- تلویزیون را خاموش کنید.


= پایه ۱۱ در حال دریافت برنامه volt

= پایه ۱۱ در حالت آماده به کار volt

۵-۱-۵- ولتاژ H₊ را قطع کنید. می‌توانید با پیرون کشیدن یکی از پایه‌های D691 از شاسی، ولتاژ H₊ را قطع کنید. شکل ۲-۱۳۱ دیود D691 را در نقشه مدار نشان می‌دهد.

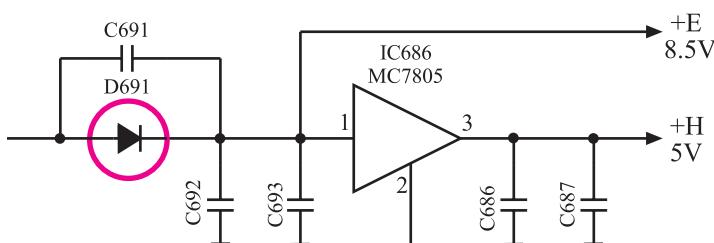

شکل ۲-۱۳۱- قطع کردن ولتاژ H₊ توسط قطع کردن یکی از پایه‌های D691 از مدار

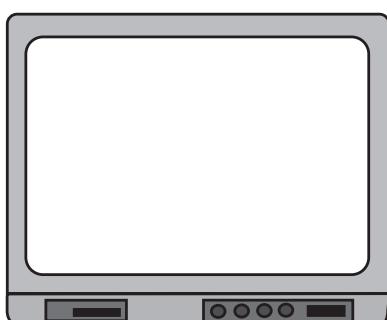

شکل ۲-۱۳۲- وضعیت تصویر

۶-۱-۶- تلویزیون را روشن کنید.

۷-۱-۷- وضعیت صوت و تصویر را بررسی کنید.

وضعیت تصویر را در شکل ۲-۱۳۲ رسم کنید.

= وضعیت صوت

۸-۱۰-۲ با دستگاه کنترل از راه دور یا دکمه‌های روی صفحه کلید فرمانی صادر کنید. آیا فرمان اجرا می‌شود؟ علت را بررسی کنید.

پاسخ:


۱۰- ۱- دیود D691 را به مدار وصل کنید.

۱۱- ۲- تلویزیون را آزمایش کنید.

مدة اجرا: ١ ساعت

۱۱-۲- کار عملی شماره‌ی ۳: بررسی عملکرد اسیلاتور آی‌سی میکرو کنترل

با توجه به نکات مطرح شده در ردیف‌های ۱-۸-۲-۴ به اجرای آزمایش‌ها پیردازید.

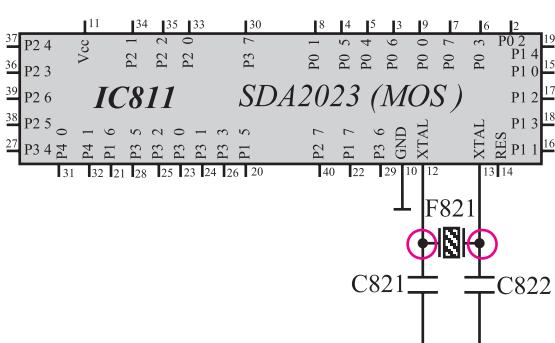


شکا ۱۳۳-۲- یا به خازن C۸۲۱ و C۸۲۲ که باید قطع شود

۱-۱۱-۲- تلویزیون را خاموش کنید.

۱۱-۲- یکی از پایه‌های خازن C8221 یا C822 را از مدار چایی بیرون بکشید. شکل ۲-۱۳۳ ۲ خازن‌های C821 و C822 را در نقشه مدار نشان می‌دهد.

۱۱-۳- تلویزیون را روشن کنید.

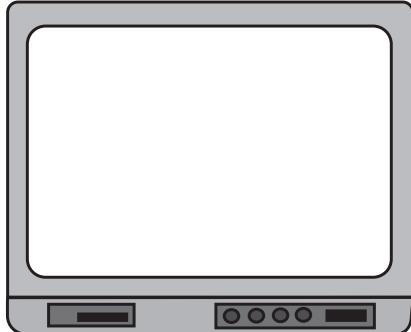

شكل ١٣٤ - وضعیت تصویر

پاسخ:

۱۱-۴ وضعیت صوت و تصویر را بررسی نموده و
وضعیت تصویر را در شکل ۲-۱۳۴ رسم کنید.

وضعيت صوت =


۱۱-۵ توسط دستگاه کنترل از راه دور یا صفحه کلید تلویزیون فرمانی صادر کنید، آیا فرمان اجرا می‌شود؟ علت را بررسی کنید.

۱۱-۲ پایه خازن را به مدار وصال کنید.

۱۱-۷- تلویزیون را آزمایش کنید.

مدت اجرا: ۱ ساعت

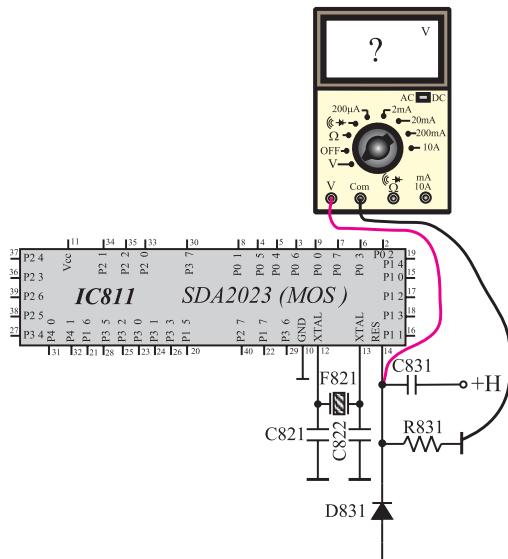۱۲- کار عملی شماره ۴: بررسی عملکرد پایه ریست آی سی میکروکنترلر



با توجه به نکات مطرح شده در ردیفهای ۱-۸-۲ الی ۴-۸-۲ به اجزای آزمایش‌های زیر پردازید.

**۱-۱۲- تلویزیون را روشن کنید و آن را روی کانال
باند بسته تنظیم کنید.**

شکا ۲-۱۳۵ با ولت مت اندازه نگه ده.
۲-۱۲-۲ ولتاژ پایه آی ۱۴ آسی میکرو کنترل را مطابق

۱۴- شکل ۱۳۵- اتصال ولت متر به پایه

۲-۱۲-۳— تلویزیون را خاموش کنید.

۲-۱۲-۴— مطابق شکل ۲-۱۲۵ ۲ ولت متر را به پایه

۱۴ آسی و زمین ایزوله شده وصل کنید.

تلویزیون را روشن کنید. بلافاصله در لحظه روشن کردن

ولتاژ پایه ۱۴ را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.


۲-۱۲-۵— تلویزیون را خاموش کنید.

۲-۱۲-۶— یک پایه خازن C831 را از مدار چابی


بیرون بکشید و یا آن را قطع کنید.

شکل ۲-۱۳۶ خازن C831 را در نقشه مدار نشان

می دهد.

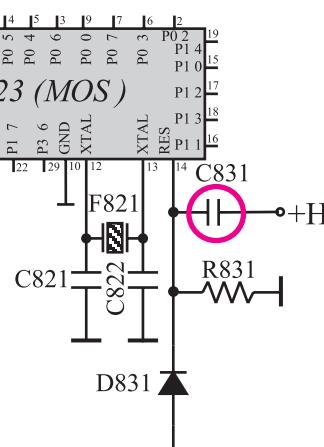

شکل ۲-۱۳۶— پایه خازن C831 که باید از مدار چابی بیرون کشیده شود

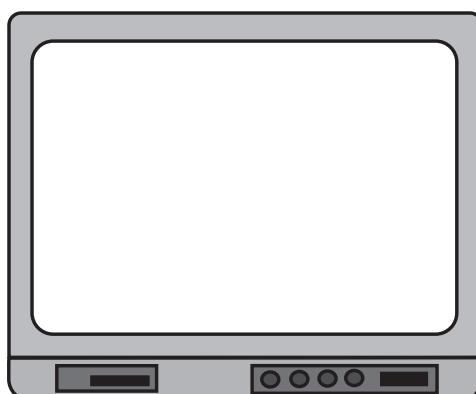

شکل ۲-۱۳۷— وضعیت تصویر

۲-۱۲-۷— تلویزیون را روشن کنید. وضعیت صوت و

تصویر را مورد بررسی قرار دهید و یادداشت کنید. وضعیت تصویر

را در شکل ۲-۱۳۷ ۲ نشان دهید.

وضعیت صوت =

۲-۱۲-۸— نتیجه عمل نکردن مدار ریست را به طور

خلاصه بنویسید.

پاسخ:


۲-۱۲-۹— خازن C831 را به مدار وصل کنید.

۲-۱۲-۱۰— تلویزیون را آزمایش کنید.

۱۳-۲- کار عملی شماره ۵: عملکرد کلید تماس موقت


با توجه به نکات مطرح شده در ردیفهای ۱-۸-۱ الی ۴-۸-۲ به اجرای آزمایش‌های زیر پردازید.

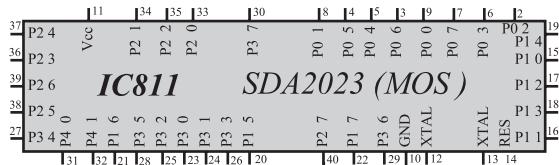۱۳-۲-۱- دو شاخه تلویزیون را از پریز برق بکشید.



۱۳-۲-۲- اهم متر را روی $\times 1$ قرار دهید.
اگر مولتی متر دیجیتالی در اختیار دارید آن را در وضعیت اندازه‌گیری مقاومت بگذارید.

۱۳-۲-۳- مطابق شکل ۱۳۸-۲-۱ اهم متر را به دو سر کن tact کلید تماس موقت وصل کنید.

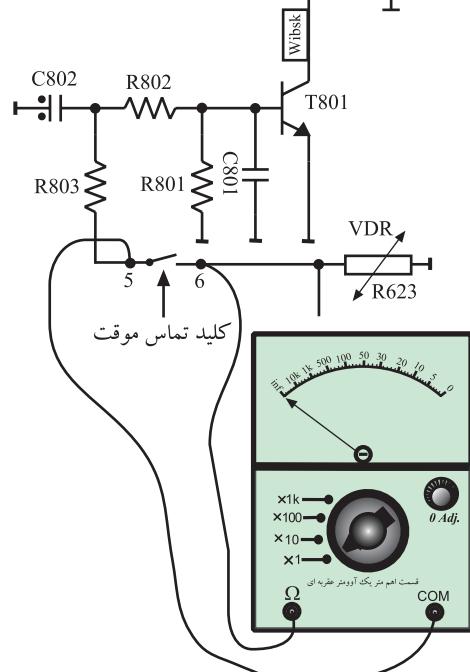

شکل ۱۳۸-۲-۱- اتصال اهم متر به دو سر کلید

۱۳-۴- کلید ON-OFF را فشار دهید و در حالی که کلید به وسیله دست فشار داده می‌شود وضعیت اهم متر را بررسی کنید. اهم متر چه اهمی را نشان می‌دهد؟

مقدار مقاومت کلید تماس موقت در شرایطی که کلید فشرده نگهداشته شده است.

$$R = \text{اهم}$$

مقدار مقاومت کلید تماس موقت در شرایطی که کلید ON/OFF روشن و دکمه رها شده است.



$$R = \quad \text{اهم} =$$

۲-۱۳-۵ کلید ON-OFF فشار داده شده را رها

کنید. اهمتر چه اهمی را نشان می‌دهد؟

۲-۱۳-۶ دوشاخه تلویزیون را به پریز برق وصل کنید

و آن را روشن کنید.

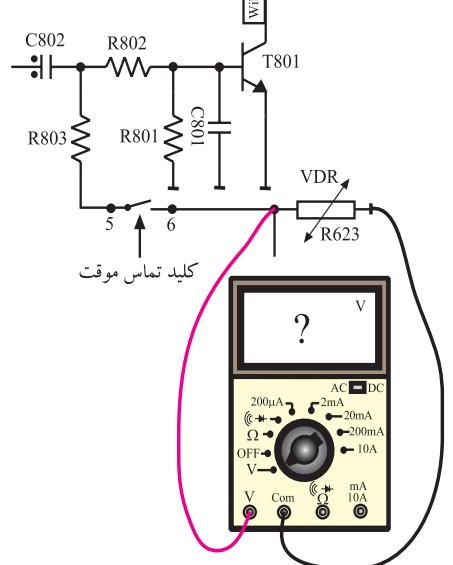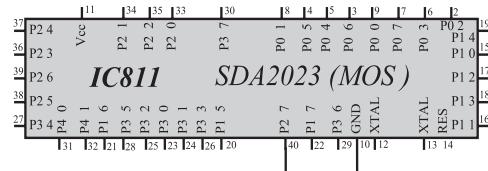


۲-۱۳-۷ ولت‌متر را به دو سر VDR وصل کنید.


مطابق شکل ۲-۱۳۹، ولتاژ دو سر VDR را اندازه بگیرید.

$$V_{VDR} = \quad \text{volt}$$

شکل ۲-۱۳۹- اتصال ولت‌متر به دو سر VDR


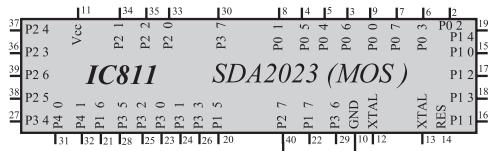


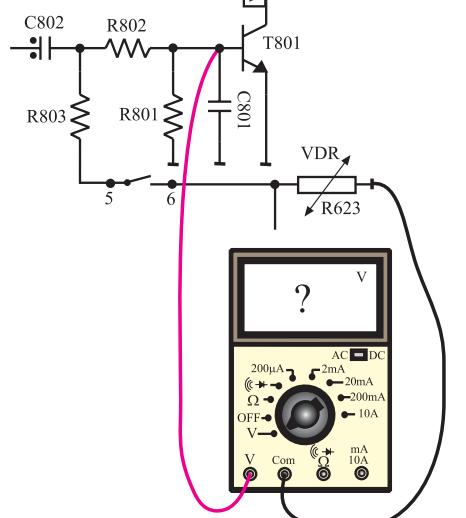۲-۱۳-۸- مطابق شکل ۲-۱۴° ولت‌متر را به بیس ترانزیستور $T_{A.1}$ وصل کنید و ولتاژ بیس ترانزیستور $T_{A.1}$ را اندازه بگیرید.



$$V_{BT\Delta.1} = \text{volt}$$

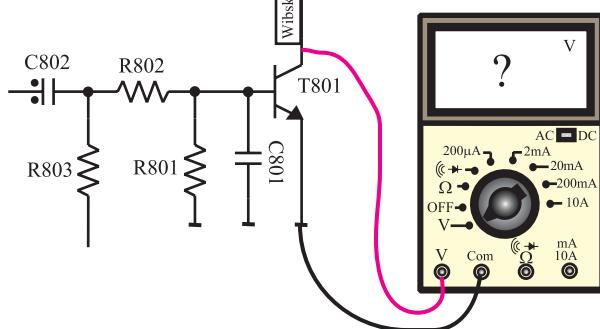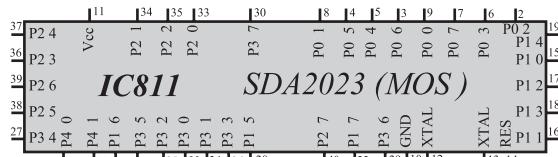شکل ۲-۱۴°- اتصال ولت‌متر به بیس ترانزیستور $T_{A.1}$




۲-۱۳-۹- مطابق شکل ۲-۱۴۱° ولت‌متر را به کلکتور ترانزیستور $T_{A.1}$ وصل کنید و ولتاژ کلکتور را اندازه بگیرید.

$$V_{CT\Delta.1} = \text{volt}$$

۲-۱۳-۱۰- $T_{A.1}$ در چه وضعی قرار دارد؟ (قطع، فعال، اشباع)

$$\text{ناحیه کاری } T_{A.1}$$

شکل ۲-۱۴۱°- اندازه‌گیری ولتاژ VCE ترانزیستور $T_{A.1}$

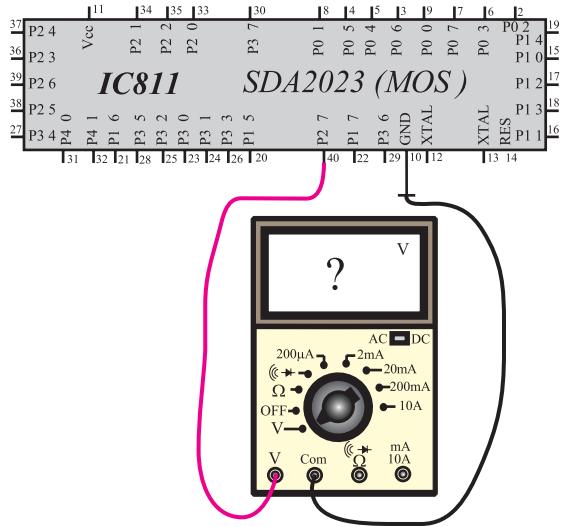

شکل ۱۴۲- اندازه‌گیری ولتاژ پایه ۴۰ آی‌سی

اندازه‌گیری ولتاژ پایه ۴ آی سی در لحظه روشن شدن

۱۱-۲-۲- مطابق شکل ۴۲-۲ ولت متر را به پایه
۴۰ آی سی میکرو کنترلر وصل کنید و ولتاژ این پایه را اندازه
بگیرید.

$$V = \text{ ولتاژ پایه } ۴۰\text{ آئی سی}$$

$$V = \text{پایہ آئی سی} \quad \text{volt}$$

۱۲-۱۳-۲- تلویزیون را خاموش کنید.

۱۳-۲- تلویزیون را روشن کنید. در هنگام روشن شدن ولتاژ پایه 4° را اندازه بگیرید.

۱۴-۲-۱۳-۱۴ با توجه به ولتاژ پایه 4° در هنگام روشن شدن تلویزیون، وضعیت ترانزیستور $T8^\circ$ را از نظر هدایت، قطع یا اشباع، بررسی کنید.

وضعیت ترانزیستور A_1 هنگام روشن شدن تلویزیون:

در این مرحله کشیدن دو شاخه از برق روشن کردن کلید ON-OFF مشاهده وضعیت تلویزیون



۱۵-۲- تلویزیون را خاموش کنید و دو شاخه آن را از پر زرق بکشد.

۱۶-۱۳-۲-۲- در این حالت کلید ON-OFF را وصل کنید.

۱۷-۱۳-۲-دو شاخه سیم تلویزیون را به پریز برق وصال کند.

پاسخ:

- آیا تلویزیون روی برنامه ۱ روشن می‌شود یا در وضعیت آماده به کار قرار می‌گیرد؟ علت را توضیح دهید.
- ۲-۱۳-۱۸ - تلویزیون را خاموش کنید.
- ۲-۱۳-۱۹ - یک پایه مقاومت $2\text{ k}\Omega$ را قطع نموده و یا از مدار چایی شاسی بیرون بکشید. شکل ۲-۱۴۳ مقاومت ۲ $\text{k}\Omega$ را در نقشه مدار نشان می‌دهد.

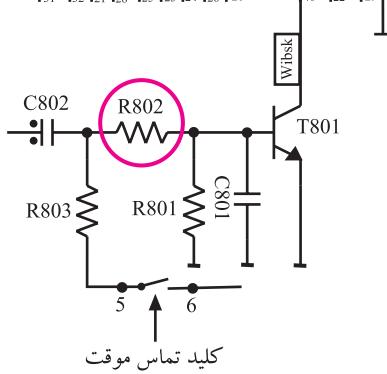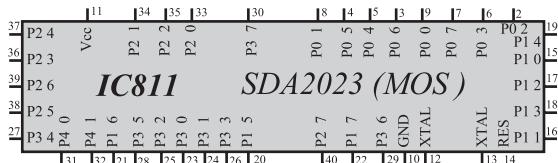

شکل ۲-۱۴۳ - پایه مقاومت $2\text{ k}\Omega$ که باید از شاسی مدار بیرون بکشید شود



پاسخ:

- ۲-۱۳-۲۰ - تلویزیون را روشن کنید. آیا تلویزیون روی برنامه ۱ روشن می‌شود یا در وضعیت آماده به کار قرار می‌گیرد؟ علت را توضیح دهید.


- ۲-۱۳-۲۱ - مقاومت $2\text{ k}\Omega$ را به مدار وصل کنید.
- ۲-۱۳-۲۲ - تلویزیون را آزمایش کنید.

نتیجه:


- ۲-۱۳-۲۳ - نتیجه به دست آمده از آزمایش را به طور خلاصه بنویسید.

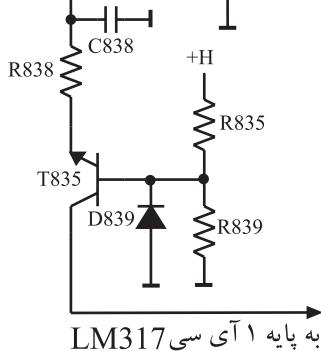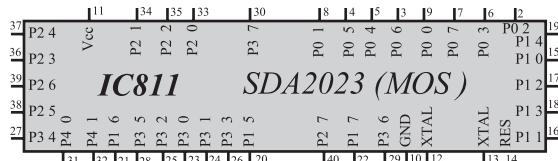

شکل ۲-۱۴۴—پایه ۲۰ و مدار مرتبط با آن

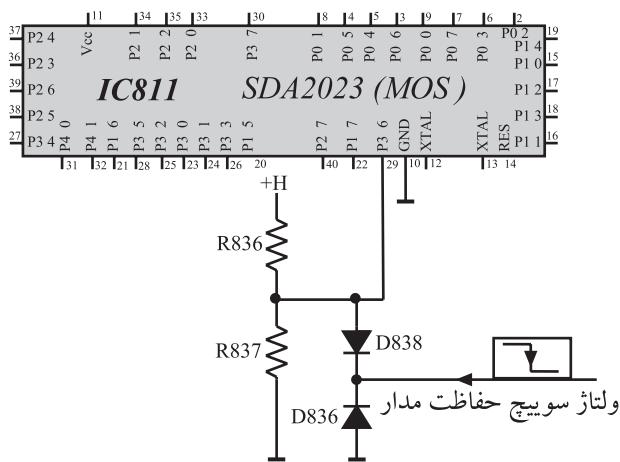

شکل ۲-۱۴۵—پایه ۲۹ مدار مرتبط با آن

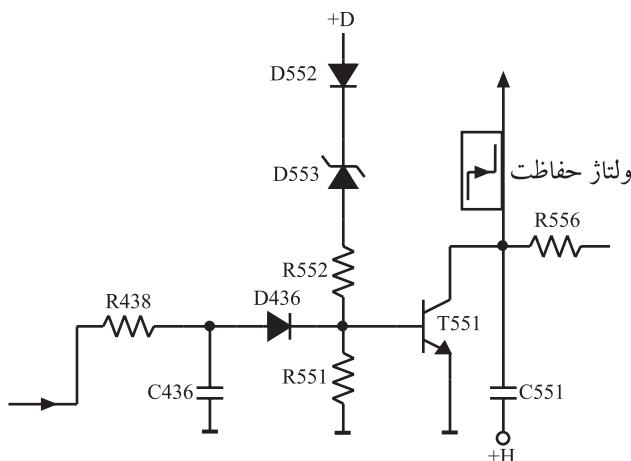

شکل ۲-۱۴۶—ترانزیستور حفاظت از مدار

۲-۱۴—وضعیت آماده به کار^۱


با دریافت فرمان آماده به کار، پایه شماره‌ی ۲۰ آی سی میکروکنترلر LOW می‌شود و ولتاژ B+ را کم می‌کند. در این شرایط تلویزیون در حالت آماده به کار قرار می‌گیرد.

شکل ۲-۱۴۴ پایه ۲۰ و مدار مرتبط با این پایه را نشان می‌دهد. در مورد تشریح مدار آماده به کار در بخش تغذیه به تفصیل توضیح داده شده است.


۲-۱۵—دریافت فرمان از ترانزیستور محافظت مدار

۲-۱۵-۱—بررسی کلی: پایه ۲۹ آی سی میکروکنترلر، پایه ورودی دریافت فرمان از مدار محافظت است. این پایه در حالت عادی در وضعیت high قرار دارد. هرگاه این پایه، LOW شود فرمان به پایه آماده به کار صادر می‌شود و دستگاه در وضعیت آماده به کار قرار می‌گیرد. شکل ۲-۱۴۵ پایه ۲۹ و قطعات مرتبط با آن را نشان می‌دهد. ولتاژ H+ توسط R837 و R836 تقسیم و لتاژ شده و لتاژ دوسر مقاومت R837، آند دیود D838 را در حدود ۳/۷ ولت بایاس می‌نماید و دیود D838 قطع بوده و پایه ۲۹ در وضعیت high قرار دارد. ولتاژ سویچ حفاظت کننده ۲-۱۴۶ مدار از ترانزیستور T551 ارسال می‌شود. شکل ۲-۱۴۶ ترانزیستور T551 و قطعات مرتبط با آن را نشان می‌دهد. در حالت عادی T551 قطع است. هادی شدن T551 از دو طریق امکان‌پذیر است.


^۱Stand by = کار آماده به کار

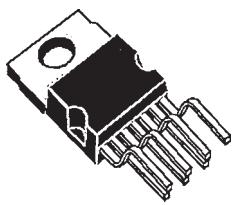


شکل ۲-۱۴۷- نمای ظاهری آی سی خروجی عمودی

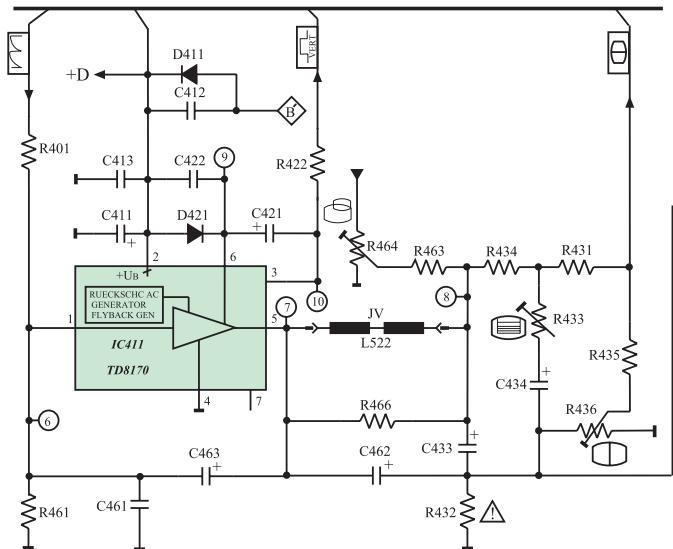

شکل ۲-۱۴۸- مدار خروجی عمودی

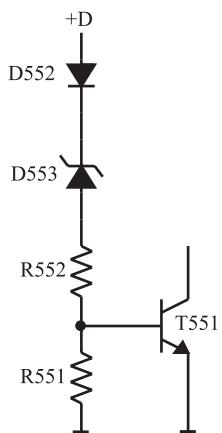

شکل ۲-۱۴۹- افزایش +D بیس ترانزیستور T551 را بایاس می کند.

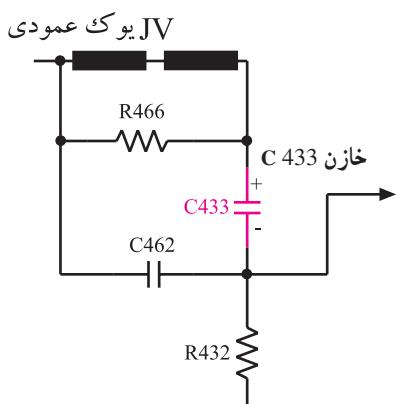

شکل ۲-۱۵۰- یوک عمودی و خازن C۴۳۳

۲-۱۵۲- به وجود آمدن خرابی در مدار انحراف


عمودی: اگر به هر دلیلی در مدار انحراف عمودی اشکالی ایجاد شود مثلاً آی سی تقویت خروجی عمودی کار نکند و یا جریان یوک عمودی قطع شود در این صورت ولتاژ D+ مصرف نمی شود و افزایش می یابد. شکل ۲-۱۴۷ مدار خروجی عمودی و شکل ۲-۱۴۸ مدار خروجی عمودی را نشان می دهد. افزایش ولتاژ D+ سبب هدایت دیود زنر D553 می شود.

با هدایت D553، بیس ترانزیستور T551 بایاس می شود و T551 در وضعیت هدایت قرار می گیرد. شکل ۲-۱۴۹ مدار بایاس بیس T551 را نشان می دهد. با هادی شدن T551 ولتاژ کلکتور آن پایین می آید و ولتاژ کاتد دیود D838 را کاهش می دهد. در این حالت دیود D838 وصل شده و پایه ۲۹ آی سی میکرو کنترلر را در وضعیت LOW قرار می دهد و میکرو کنترلر فرمان آماده به کار را صادر می کند.


۲-۱۵۳- افزایش جریان یوک عمودی: در صورت

عبور جریان غیر مجاز از سیم پیچ های یوک عمودی، میدان مغناطیسی شدیدی در گردن لامپ تصویر ایجاد می شود. این میدان می تواند موجب شکستگی گردن لامپ تصویر شود. اگر خازن C433 اتصال کوتاه شود می تواند موجب عبور جریان زیاد از سیم پیچ های یوک شود. شکل ۲-۱۵۰ یوک عمودی و خازن کوپلر C433 را نشان می دهد. عبور جریان زیاد در دو سر

مقاومت R422 افت و لتاژ زیاد ایجاد می‌کند. این ولتاژ از طریق R428 و دیود D426 مطابق شکل ۲-۱۵۱ بایاس بیس ترازیستور T551 را افزایش می‌دهد و آن را هادی می‌کند. با هدایت ترازیستور T551 ولتاژ کلکتور آن پایین می‌آید و سبب شدن پایه‌ی ۲۹ آی‌سی میکروکنترلر می‌شود.

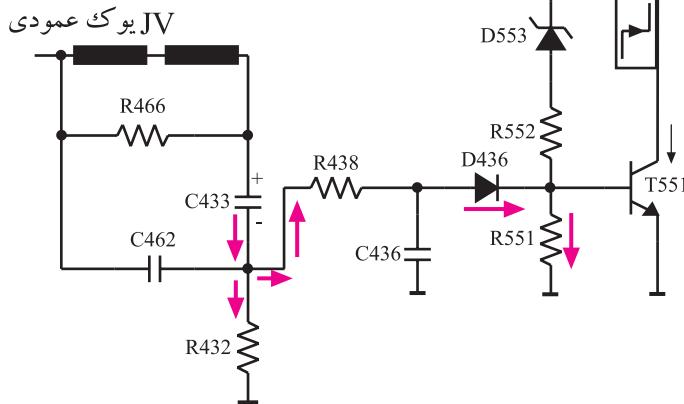

شکل ۲-۱۵۱—مسیر هدایت بایاس بیس T551 در اثر افزایش جریان یوک عمودی

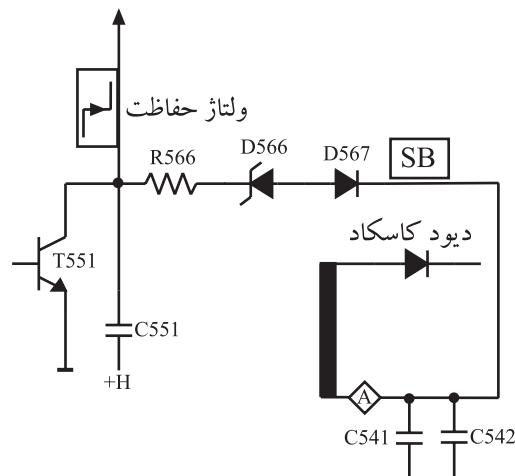

شکل ۲-۱۵۲—مسیر معدل جریان اشعه لامپ تصویر

۴-۲-۱۵-۴—صدور فرمان به پایه ۲۹ در اثر وجود خرابی در مدارهای انحراف افقی: اگر سیستم انحراف افقی درست عمل نکند و لامپ تصویر جریان غیر مجاز بکشد، این جریان زیاد از طریق پایه ترانس EHV به عنوان معدل جریان اشعه (SB)^۱ به مدار محافظ راه می‌یابد و موجب هدایت دیود زنر D566 می‌شود.

این ولتاژ پایه ۲۹ آی‌سی میکروکنترلر را LOW می‌کند و فرمان آماده به کار را صادر می‌کند. شکل ۲-۱۵۲ مدار مسیر تهیه معدل جریان اشعه را نشان می‌دهد.


۲-۱۶-۲—کار عملی شماره‌ی ۶: بررسی وضعیت آماده به کار

مدت اجرا: ۲ ساعت

با توجه به نکات مطرح شده در ردیفهای ۲-۸-۱ الی ۲-۸-۴ به اجرای آزمایش‌های زیر بپردازید.

۱-۱۶-۲—تلوزیون را روشن کنید و آن را روی کanal با برنامه تنظیم کنید.

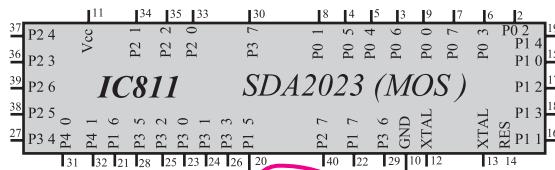
۱—SB حروف اول واژه‌ی آلمانی Zung معادل انگلیسی Beam Current limit به معنی محدوده کننده‌ی جریان اشعه است.




۱۶-۲- مطابق شکا ۱۵۳- ۲ ولت مترا به سامانه

۲۰ آیه سی، میک و کنترل و صا، کند و ولتاژ این، بایه، اندازه

بگیرید.

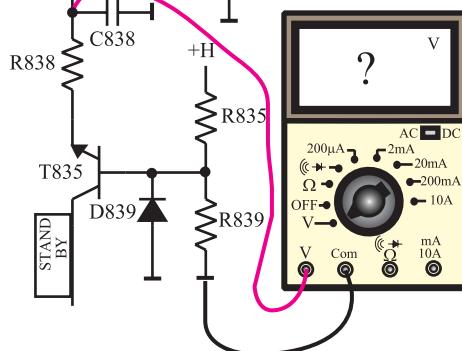


شکل ۱۵۳-۲۰- اتصال ولت متر به یا یه

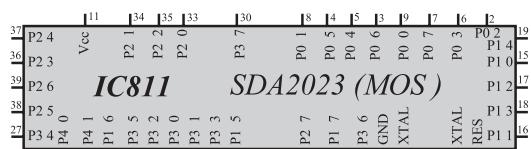

۱۶-۲- ولتاژ یا بههای ترانزیستور T835 را مطابق


شکا ۱۵۴-۲ به وسیله ولت مته اندازه بگیرد.

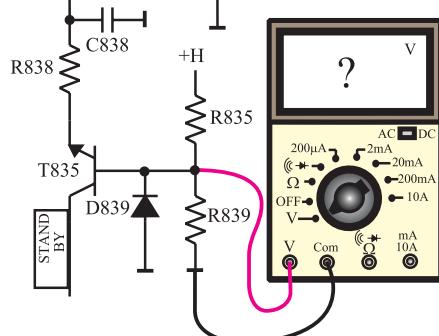

شکل ۱۵۴-۲- اتصال ولتمتر به یابه‌های

٤-١٦-٢- ترانیستور T835 در حه وضعیت قرار

دارد؟ فعال یا اشیاء یا قطع؟

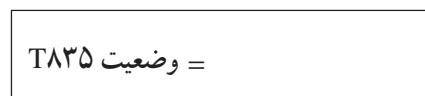

۲-۱۶-۵ فرمان آمده به کار را توسط کنترل از راه
دور صادر کنید.

T835 ترانزیستور $V_B =$ volt

T835 ترانزیستور $V_E =$ volt


T835 ترانزیستور $V_C =$ volt

= وضعیت T835

۲-۱۶-۶ در حالت آمده به کار، ولتاژ پایه 20° آی سی و ولتاژ پایه های ترانزیستور T835 را مجدداً اندازه بگیرید.

۲-۱۶-۷ در حالت آمده به کار، T835 در چه وضعیتی قرار دارد؟ فعال، قطع یا اشباع؟


۲-۱۶-۸ تلویزیون را خاموش کنید.

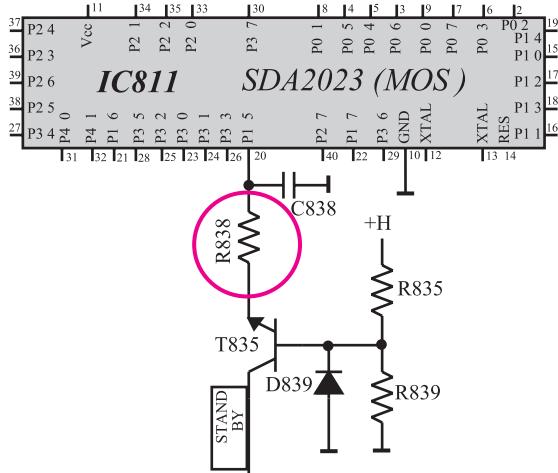

شکل ۲-۱۵۵- یک پایه R838 که باید از فیبر مدار چاپی بیرون کشیده شود

۲-۱۶-۹ یک پایه مقاومت R838 از مدار چاپی جدا کنید. شکل ۲-۱۵۵ مقاومت R838 را در نقشه مدار نشان می دهد.

۲-۱۶-۱۰ تلویزیون را روشن کنید.

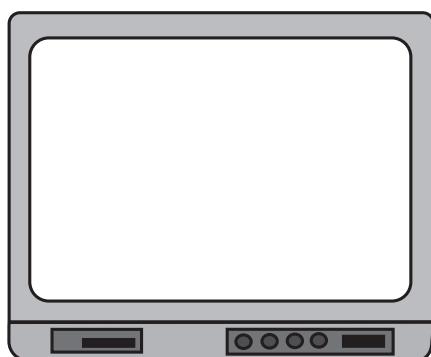

شکل ۲-۱۵۶- وضعیت تصویر

۲-۱۶-۱۱ وضعیت صوت و تصویر را بررسی کنید و وضعیت تصویر را در شکل ۲-۱۵۶ نشان دهید.

= وضعیت صوت

پاسخ:

۲-۱۶-۲- فرمان آماده به کار را توسط کنترل از راه دور صادر کنید و عملکرد تلویزیون را در این حالت مورد بررسی قرار دهید و علت را توضیح دهید.

نتیجه:

۲-۱۶-۳- نتیجه به دست آمده از آزمایش را به طور خلاصه بنویسید.

زمان اجرا: ۲ ساعت

۲-۱۷- کار عملی شماره‌ی ۷: بررسی پایه ۲۹


۲-۸-۱ با توجه به نکات مطرح شده در دردیف‌های الی ۴-۲ به اجرای آزمایش‌های زیر پردازید.

۲-۱۷-۱ تلویزیون را روشن کنید و آن را روی کanal با برنامه تنظیم کنید.

۲-۱۷-۲ مطابق شکل ۲-۱۵۷ ولت‌متر را به پایه آی‌سی میکرو کنترل وصل کنید و ولتاژ این پایه را اندازه بگیرید.


$$V = \text{پایه } 29 \text{ آی سی} \quad \text{volt}$$

شکل ۲-۱۵۷- اتصال ولت‌متر به پایه ۲۹

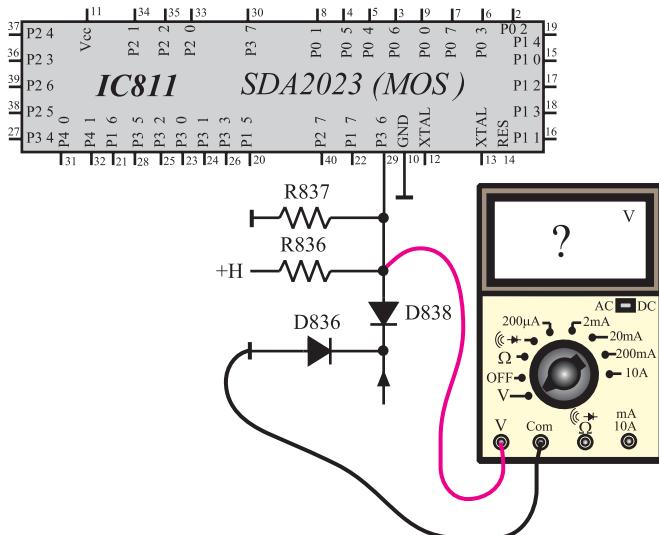


۲-۱۷-۳— ولت متر را مطابق شکل ۱۵۸ به کاتد

D838 وصل کنید و ولتاژ آن را اندازه بگیرید.

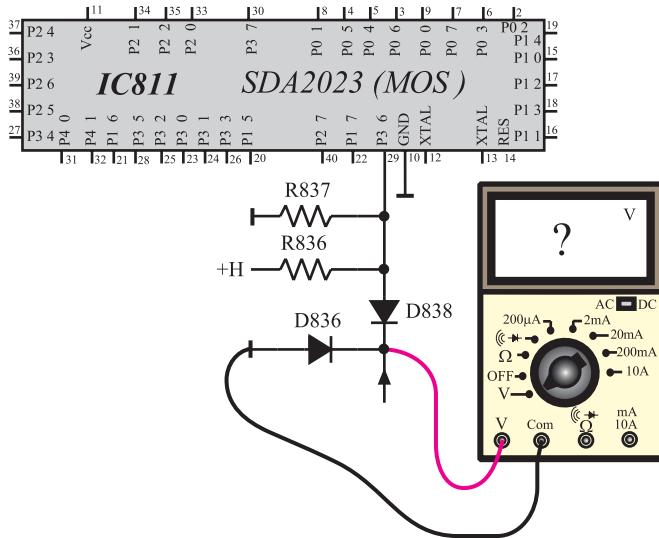

شکل ۲-۱۵۸— اتصال ولت متر به کاتد

D838 کاتد $V =$ volt

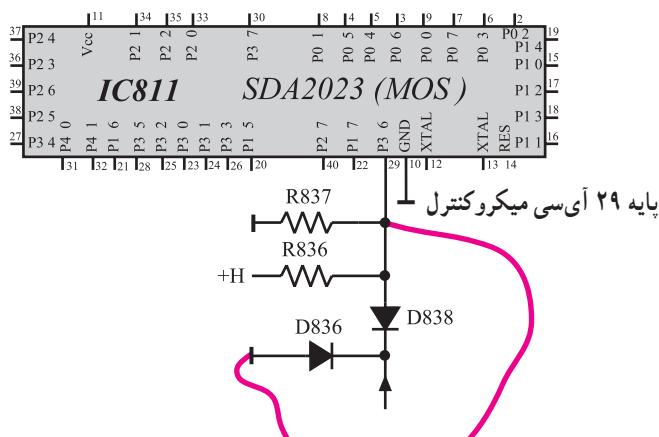

شکل ۲-۱۵۹— اتصال پایه ۲۹ به زمین

۲-۱۷-۴— دیود D838 در چه وضعیتی قرار دارد

قطع یا وصل؟

D838 وضعیت =

۲-۱۷-۵— مطابق شکل ۱۵۹ به وسیله سیمی پایه

۲۹ را برای لحظه‌ای کوتاه زمین کنید. چه اتفاقی رخ می‌دهد؟

علت را بررسی کنید و توضیح دهید.

توضیح:

۲۹-۲-۱۷-۶ راههای زمین شدن (LOW شدن) پایه

را از نظر تئوری بررسی و یادداشت کنید.


راههای زمین شدن پایه: ۲۹



شکل ۲-۱۶-۱ یک نمونه دستگاه کنترل از راه دور


۲-۱۸-۲-۱۸ اجرای فرامین دریافتی از دستگاه کنترل از راه دور

فرمانهای صادر شده از دستگاه کنترل از راه دور که نمونه‌ای از آن را در شکل ۲-۱۶-۲ مشاهده می‌کنید توسط گیرنده مادون قرمز^۴ IC804 دریافت می‌شود. این آی‌سی فرمان را به صورت پالس، آشکار می‌کند. پالس‌ها از پایه شماره ۳ آی‌سی خارج می‌شود و به پایه ۲۷ آی‌سی میکروکنترلر می‌رسد. آی‌سی میکروکنترلر با دریافت این پالس‌ها فرمان لازم را اجرا می‌کند. شکل ۲-۱۶۱ پایه ۲۷ آی‌سی میکروکنترلر و IC804 را نشان می‌دهد.

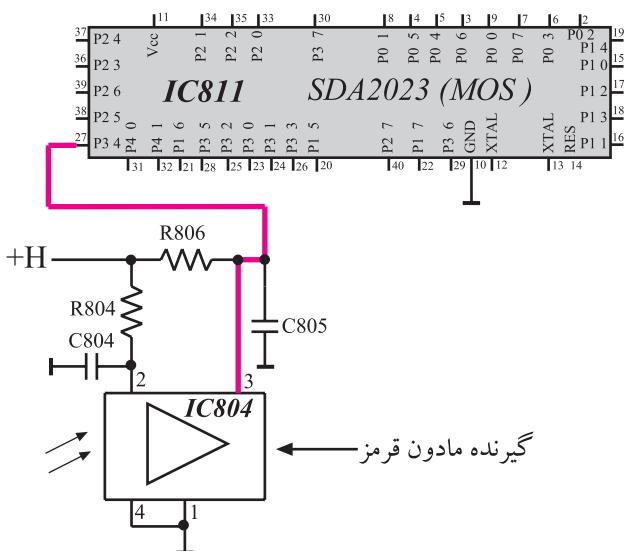


شکل ۲-۱۶۱-۲ ارسال فرمان از گیرنده مادون قرمز به IC804

۲-۱۹- پایه‌های میکروکنترلر جهت دریافت فرامین از صفحه کلید^۱

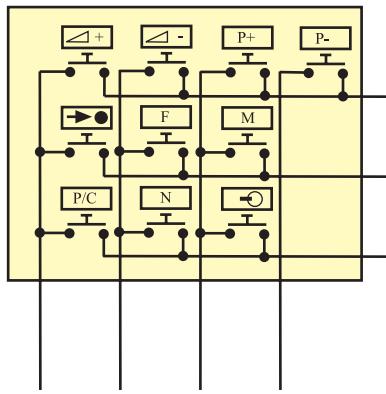


شکل ۲-۱۶۲- صفحه کلید

صفحه کلید دارای ۱۰ کلید است و از یک ماتریس 4×4 تشکیل می‌شود. شکل ۲-۱۶۲ یک نمونه از این نوع صفحه کلید را نشان می‌دهد. آی‌سی میکروکنترلر از طریق پایه‌های ۳۳ تا ۳۹ با صفحه کلید در ارتباط است. شکل ۲-۱۶۳ پایه‌های میکروکنترلر را که در ارتباط با صفحه کلید است نشان می‌دهد. پایه‌های ۳۶ تا ۳۹ خروجی‌های جاروب و پایه‌های ۳۲ و ۳۴ و ۳۵ ورودی‌های برگشت می‌باشند.

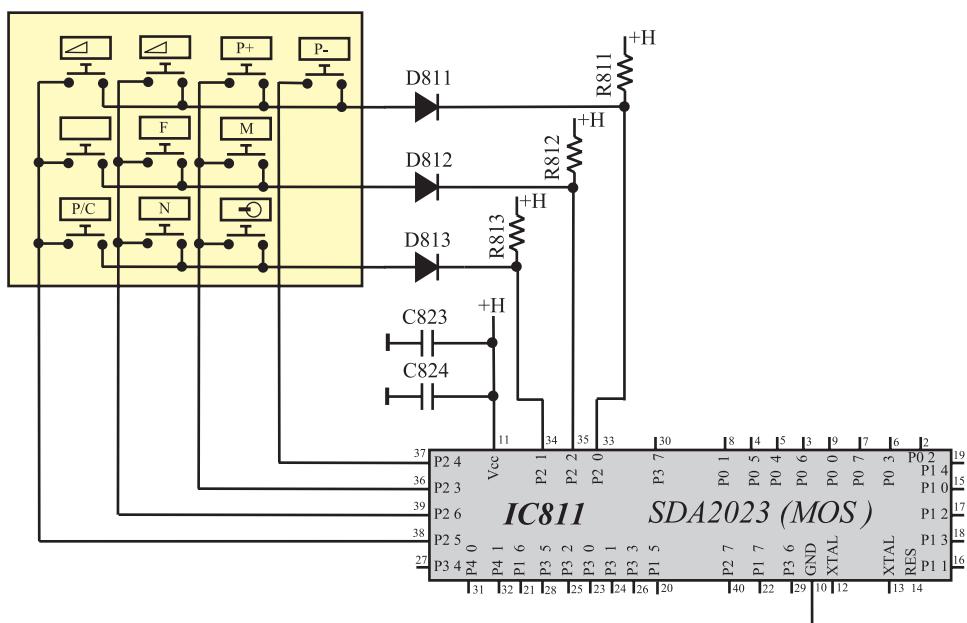

شکل ۲-۱۶۳- میکروکنترلر و پایه‌های متصل به صفحه کلید

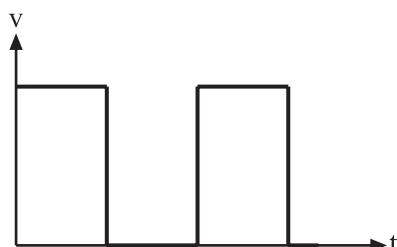


شکل ۲-۱۶۴- شکل موج پایه‌های ۳۴ و ۳۵ و ۳۶

پالس‌های پایه‌های ۳۳ و ۳۴ و ۳۵ مطابق شکل ۲-۱۶۴ می‌باشند. با فشردن هر کلید و با برگشت پالس‌ها به پایه‌های ۳۶ تا ۳۹ فرمان مربوطه اجرا می‌شود. در مورد عملکرد کلیدهای صفحه کلید در فصل سوم توضیح داده خواهد شد.


۲-۲۰- پایه ۱۵ تنظیم حجم صدا

فرمان کنترل حجم صدا از صفحه کلید یا دستگاه کنترل از راه دور صادر می‌شود. آی‌سی میکروکنترلر با دریافت این فرمان پردازش لازم را انجام داده و در پایه ۱۵ برای کنترل حجم صدا

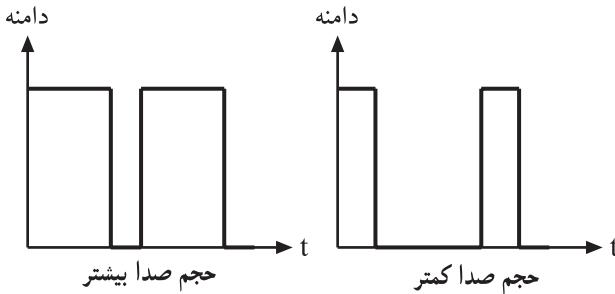


شکل ۱۶۵-۲- تغییر عرض پالس در پایه

پالس‌های دیجیتالی ایجاد می‌کند. با فرمان تغییر حجم صدا، مطابق شکل ۱۶۵-۲ عرض پالس تغییر می‌کند.

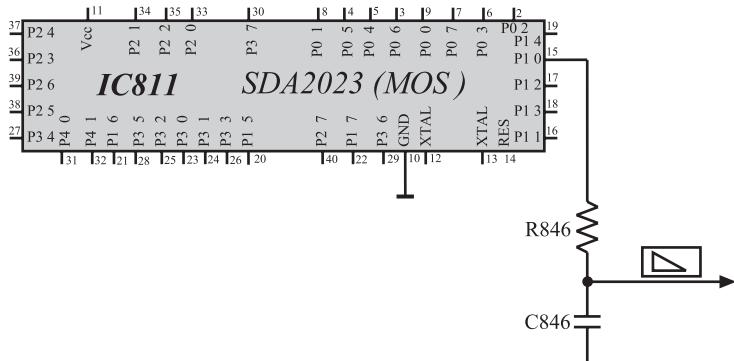

شکل ۱۶۶-۲- پایه ۱۵ و مدار RC مربوط به آن

شبکه RC که در شکل ۲-۱۶۶ نشان داده شده است تغییرات عرض پالس را به ولتاژ DC تبدیل می‌کند. ولتاژ DC به مدول IF سینک اعمال می‌شود و حجم صدا را تغییر می‌دهد. در کمترین حجم صدا، ولتاژ DC برابر صفر و در بیشترین حجم صدا ولتاژ DC برابر ۵ ولت است.

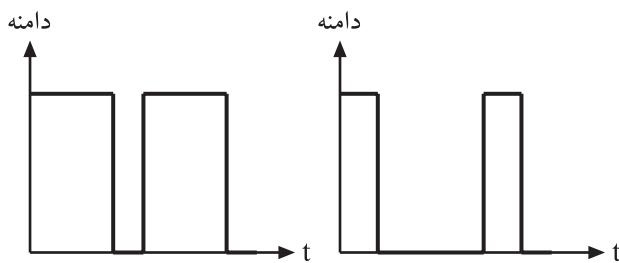


شکل ۱۶۷-۲- بالس، در سایه

۲۱-۲-پایه ۱۶ کنترل روشنایی^۱

با دریافت فرمان تغییر روشنایی، عرض پالس ایجاد شده در پایه ۱۶ آی سی میکرو کنترلر مطابق شکل ۲-۱۶۷ تغییر می کند. شبکه RC شامل مقاومت R۸۵۳ و خازن C۸۵۳، پالس ایجاد شده را به ولتاژ DC صاف شده تبدیل می کند. ولتاژ DC حاصل به مدول RGB اعمال می شود و روشنایی صفحه را تغییر می دهد.

شکل ۲-۱۶۸ شبکه RC مرتبط با پایه ۱۶ آی سی میکروکنترلر را نشان می‌دهد. کمترین سطح ولتاژ DC برای کنترل روشنایی، ۱ ولت و بیشترین آن ۳ ولت است. ولتاژ "B" توسط R۸۶۳ و R۸۶۴ تقسیم ولتاژ می‌شود و در کمترین مقدار روشنایی ولتاژی ۱، دو سه خازن افت می‌دهد.

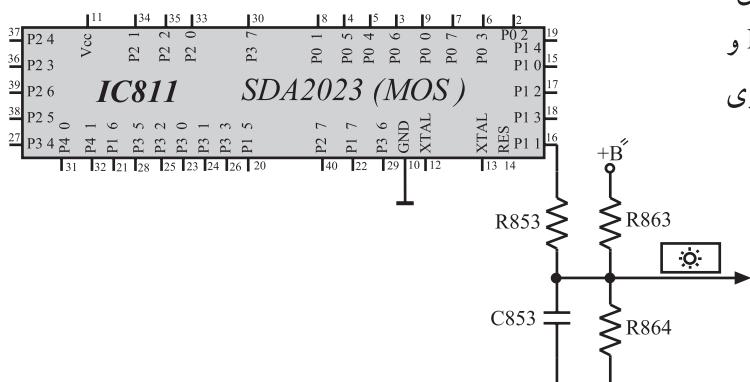

شکل ۱۶۸-۲- بایه ۱۶ و شبکه RC مربوط به آن


شکل ۲-۱۶۹ تصویری را با روشنایی کم و شکل ۲-۱۷۰ همان تصویر را با روشنایی زیاد نشان می‌دهد.



شکل ۲-۱۶۹ - تصویر با روشنایی کم



شکل ۲-۱۷۰ - تصویر با روشنایی زیاد

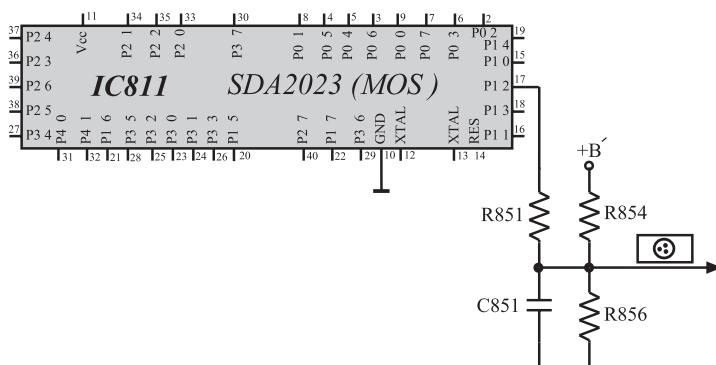

شکل ۲-۱۷۱ - شبکه RC مرتبط با پایه ۱۷



شکل ۲-۱۷۲ - تصویر با کنتراست رنگ کم

شکل ۲-۲۲ - پایه کنترول کنتراست رنگ


شبکه RC شامل مقاومت R851 و خازن C851 پالس‌های ایجاد شده توسط پایه ۱۷ آی‌سی میکروکنترلر را به ولتاژ DC تبدیل می‌کند. این ولتاژ DC به مدول RGB اعمال می‌شود و کنتراست رنگ را تغییر می‌دهد. در شکل ۲-۱۷۱ ۲-۱۷۲ شبکه RC مرتبط با پایه ۱۷ آی‌سی میکروکنترلر را مشاهده می‌کنید. کمترین ولتاژ DC برای کنتراست رنگ، ۲ ولت و بیشترین آن ۴ ولت است. شکل ۲-۱۷۲-۲ تصویری را با کنتراست رنگ کم و شکل ۲-۱۷۳ همین تصویر را با کنتراست رنگ زیاد نشان می‌دهد.



شکل ۲-۱۷۳ - تصویر با کنتراست رنگ زیاد

۲-۲۳- پایه ۱۸ کنترل کنتراس سیاهی و سفیدی

پالس های خارج شده از پایه شماره ۱۸ آی‌سی میکروکنترلر، کنتراس سیاهی و سفیدی تصویر را تغییر می‌دهد. این پالس‌ها توسط شبکه RC شامل C۸۵۲ و R۸۵۲ به ولتاژ DC C۸۵۲ R۸۵۲ و C۸۵۳ به ولتاژ DC تبدیل شده و به مدول RGB اعمال می‌شود تا کنتراس سیاهی و سفیدی را تغییر دهد. در شکل ۲-۱۷۴ پایه ۱۸ و مدار مرتبط با آن را مشاهده می‌کنید. کمترین مقدار ولتاژ DC ایجاد شده برابر ۲ ولت و بیشترین مقدار آن برابر با ۴ ولت است.

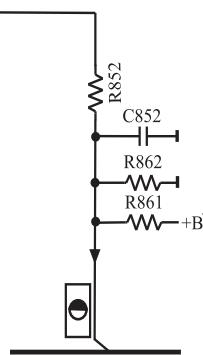

شکل ۲-۱۷۴- پایه ۱۸ و مدار مرتبط با آن

زمان اجرا: ۳ ساعت



۲-۲۴- کار عملی شماره ۸: بررسی عملکرد پایه شماره ۱۵، تنظیم حجم صدا

با توجه به نکات مطرح شده در ردیفهای ۲-۸-۱ الی ۲-۸-۴ به اجرای آزمایش‌های زیر پردازید.


۲-۲۴-۱- تلویزیون را روشن کنید و آن را روی کانال

با برنامه تنظیم کنید.

۲-۲۴-۲- اسیلوسکوپ را مطابق شکل ۲-۱۷۵ به پایه ۱۵ آی‌سی میکروکنترلر وصل کنید. کلید وضعیت AC-DC-GND را در حالت DC بگذارید.

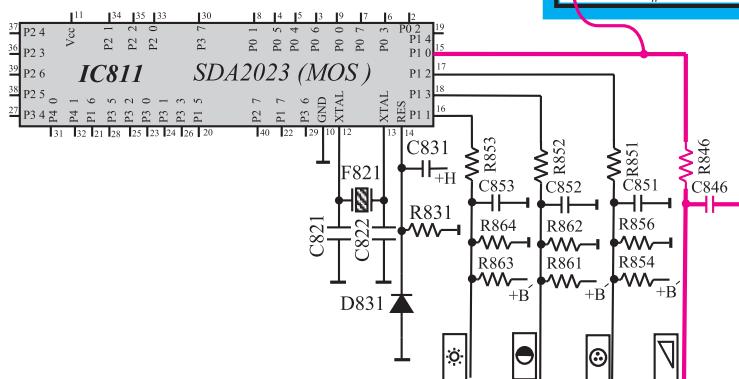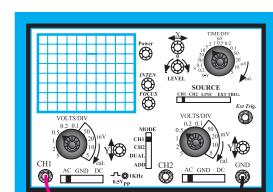

شکل ۲-۱۷۵- اتصال اسکوپ به پایه ۱۵

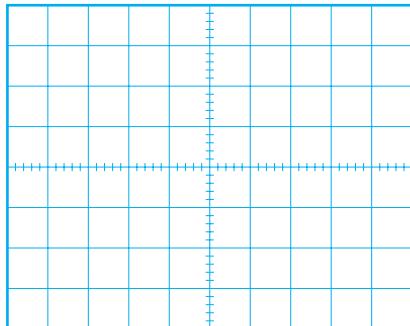


شکل ۲-۱۷۶- پایه ۱۵ را در نمودار شکل ۲-۱۷۶ با مقیاس مناسب رسم کنید و دامنه، پریود و فرکانس موج را اندازه بگیرید.

- ۲-۲۴-۳- به وسیله دستگاه کنترل از راه دور یا صفحه کلید تلویزیون، حجم صدا را کم کنید و در حد مینیمم قرار دهید.
- ۲-۲۴-۴- اسیلوسکوپ را تنظیم کنید. شکل موج پایه ۱۵ را در نمودار شکل ۲-۱۷۶ با مقیاس مناسب رسم کنید و دامنه، پریود و فرکانس موج را اندازه بگیرید.


دامنه =	volt
پریود T =	s
فرکانس f =	Hz

- ۲-۲۴-۵- ولت‌متر را مطابق شکل ۲-۱۷۷ به خروجی شبکه RC شامل مقاومت R۸۴۶ و خازن C۸۴۶ وصل کنید. در حالی که حجم صدا در مینیمم قرار دارد ولتاژ دو سر خازن C۸۴۶ را اندازه بگیرید.

$V_{C846} =$	volt
صدا در مینیمم	

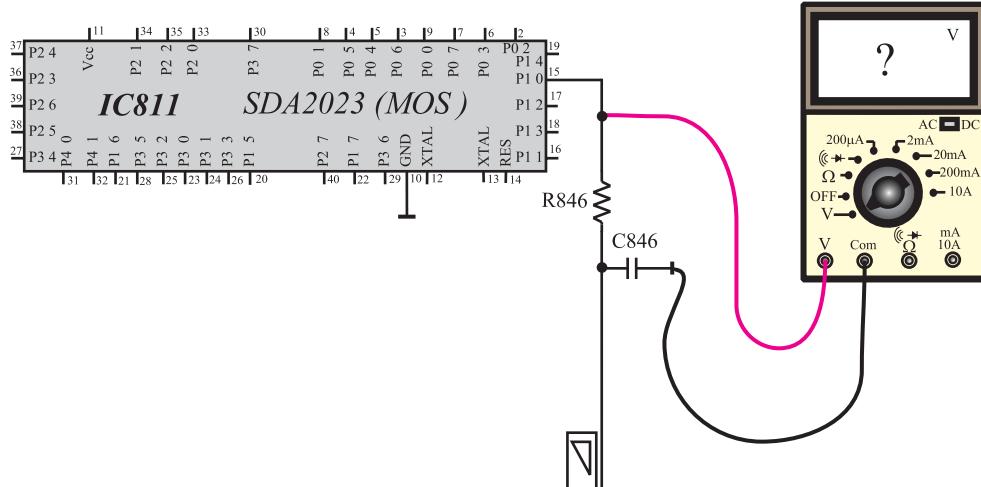

شکل ۲-۱۷۷- اتصال ولت‌متر به دو سر خازن C۸۴۶

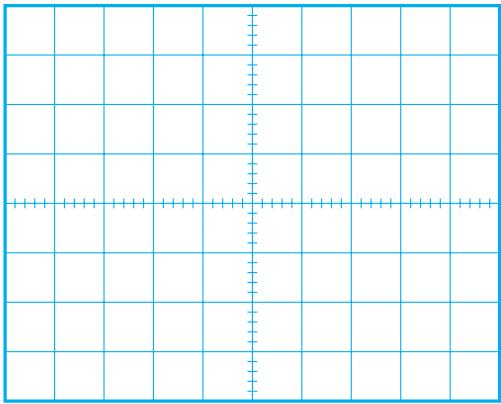

شکل ۱۷۸—۲—۲۴—۷ شکل موج پایه ۱۵

۲۴—۶—۲ به وسیله دستگاه کنترل از راه دور یا صفحه کلید حجم صدا را در ماکریم قرار دهید.

۲۴—۷—۲ شکل موج پایه ۱۵ را به وسیله اسیلوسکوپ مشاهده و با مقیاس مناسب در شکل ۲—۱۷۸ رسم کنید. با استفاده از شکل ترسیم شده، دامنه، پریود و فرکانس موج را به دست آورید.

۲۴—۸—۲ ولتاژ خازن C_{846} را در این حالت اندازه

بگیرید.

$$\text{دامنه} = \text{volt}$$

$$\text{پریود } T = \text{s}$$

$$\text{فرکانس } f = \text{Hz}$$


$$V_{C_{846}} = \text{volt}$$

صدا ماکریم

۲-۲۴-۹ تلویزیون را خاموش کنید.

۲-۲۴-۱۰ یک پایه مقاومت R_{846} را از فیر مدار

چابی جدا کنید. شکل ۲-۱۷۹ مقاومت R_{846} را در نقشه مدار نشان می‌دهد.

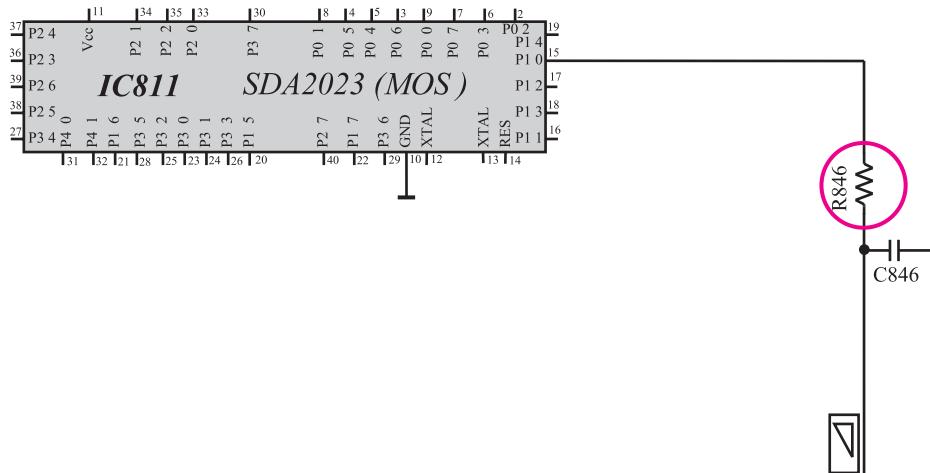

شکل ۲-۱۷۹ پایه مقاومت R_{846} که باید از فیر مدار چابی جدا کنید.

وضعیت صدا =

توضیح:

۲-۲۴-۱۱ تلویزیون را روشن کنید. وضعیت صدا

را بررسی کنید.

۲-۲۴-۱۲ به وسیله دستگاه کنترل از راه دور صدا را کم و زیاد کنید. آیا حجم صدا تغییر می‌کند؟ علت را بررسی و یادداشت کنید.

نتیجه:

۲-۲۴-۱۳ مقاومت R_{846} را به مدار وصل کنید.

۲-۲۴-۱۴ تلویزیون را آزمایش کنید.

۲-۲۴-۱۵ نتیجه به دست آمده از آزمایش را بنویسید.

۲-۲۵-کار عملی شماره ۹: بررسی پایه ۱۶، تنظیم روشنایی

مدت اجرا: ۳ ساعت

با توجه به نکات مطرح شده در ردیفهای ۲-۸-۱



الی ۲-۸-۴ به اجرای آزمایش‌های زیر بپردازید.

۲-۲۵-۱- تلویزیون را روشن کنید و آن را روی کanal

با برنامه تنظیم کنید.

۲-۲۵-۲- مطابق شکل ۱۸۰-۲ اسیلوسکوپ را به

پایه ۱۶ وصل کنید و کلید AC-DC-GND اسیلوسکوپ را در
حالت DC بگذارید.

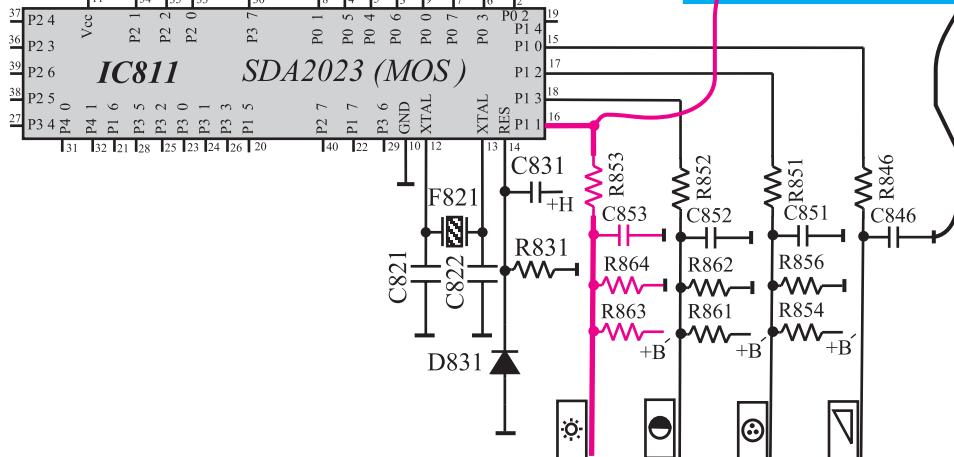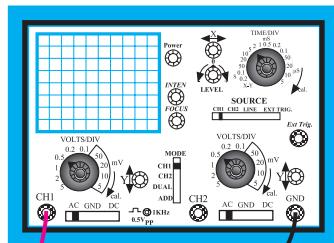


شکل ۱۸۰-۲- اتصال اسکوپ به پایه ۱۶

۲-۲۵-۳- به وسیله دستگاه کنترل از راه دور روشنایی

صفحه تلویزیون را کم کنید و آن را تزدیک به حد مینیمم قرار

دهید.

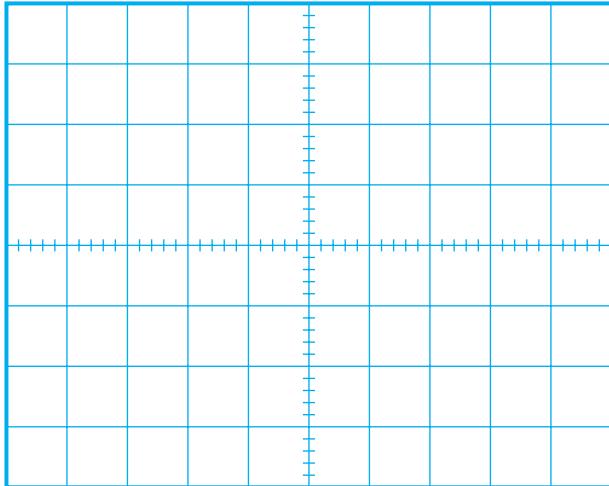

شکل ۲-۱۸۱- شکل موج پایه ۱۶



۲-۲۵-۴- شکل موج پایه ۱۶ آی سی میکروکنترلر را توسط اسیلوسکوپ مشاهده و با مقیاس مناسب در شکل ۲-۱۸۱ رسم کنید. دامنه، پریود و فرکانس موج را اندازه بگیرید.

$$= \text{دامنه} \quad \text{volt}$$

$$T = \text{پریود} \quad \text{s}$$


$$f = \text{فرکانس} \quad \text{Hz}$$

۲-۲۵-۵- ولت متر را مطابق شکل ۲-۱۸۲ به دوسر خازن C853 وصل کنید و ولتاژ آن را در حالی که روشنایی در حد مینیمم قرار دارد اندازه بگیرید.

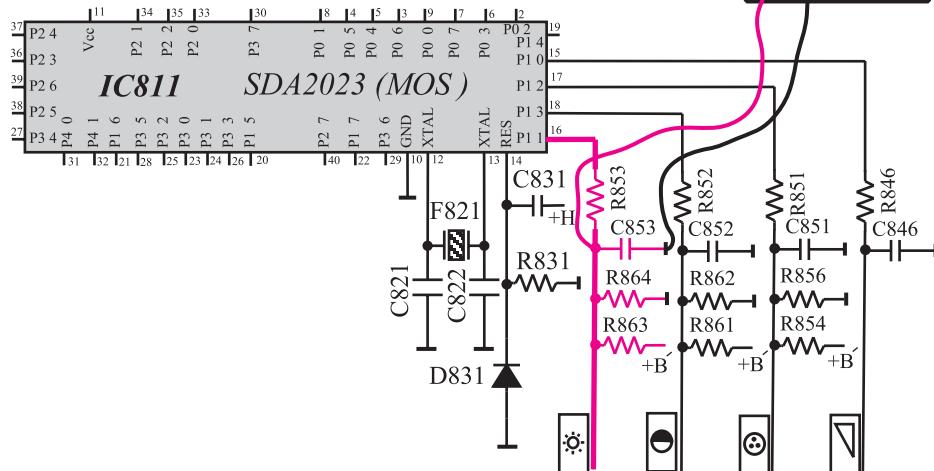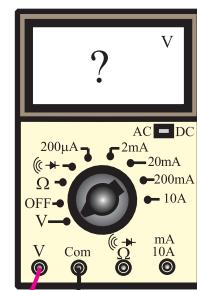

شکل ۲-۱۸۲- اتصال ولت متر به خازن C853

$$V_{\text{C853}} = \text{روشنایی در حد مینیمم Volt}$$

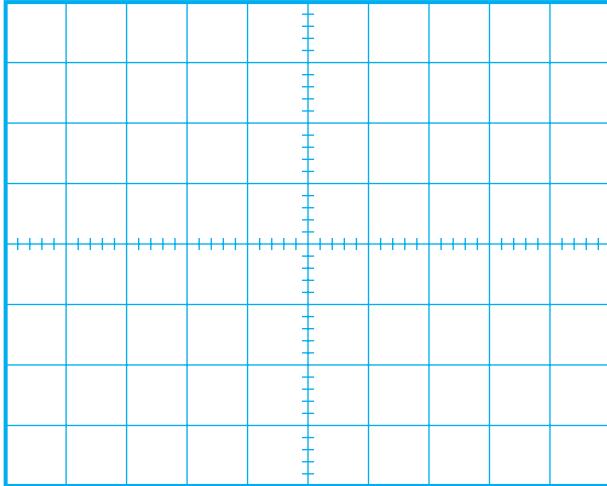

شکل ۲-۱۸۳- شکل موج پایه ۱۶

$$= \text{دامنه} \quad \text{volt}$$

$$T = \text{پریود} \quad \text{s}$$

$$f = \text{فرکانس} \quad \text{Hz}$$

۲-۲۵-۶- روشنایی صفحه تلویزیون را در حد ماکریم
قرار دهید. شکل موج پایه ۱۶ را به وسیله اسیلوسکوپ مشاهده و
با مقیاس مناسب در شکل ۲-۱۸۳ رسم کنید. دامنه، پریود و
فرکانس موج را اندازه بگیرید.

۲-۲۵-۷- ولتاژ خازن C۸۳۵ را در حالی که روشنایی

در حد ماکریم است اندازه بگیرید.


۲-۲۵-۸- تلویزیون را خاموش کنید.

$$V_{C835} = \text{روشنایی در حد ماکریم} \quad \text{volt}$$


۲-۲۵-۹- یک پایه مقاومت R۸۵۳ را از فیبر مدار
چاپی جدا کنید. شکل ۲-۱۸۴ مقاومت R۸۵۳ را در نقشه مدار
نشان می دهد.

۲-۲۵-۱۰- تلویزیون را روشن کنید. روشنایی صفحه
در چه حدی قرار دارد؟

وضعیت روشنایی صفحه

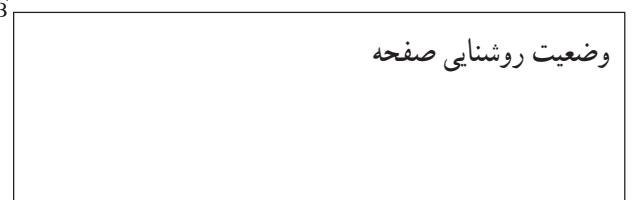

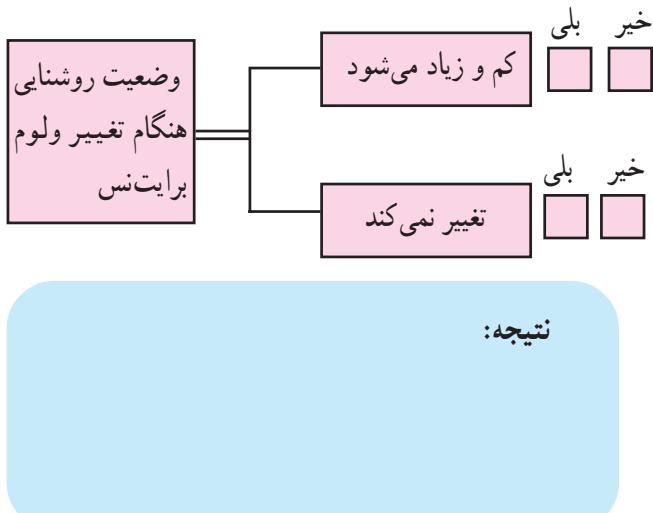شکل ۲-۱۸۴- یک پایه مقاومت R۸۵۳ که باید قطع شود.



مدة إجراء: ٣ ساعات

۱۱-۲۵- روشنایی را کم یا زیاد کنید. آیا روشنایی تغییر می کند؟ علت را بررسی و نتیجه را یادداشت کنید.

۱۲_۲۵_۲۶_ مقاومت R۸۵۳ را به مدار وصل کنید.

۱۳-۲۵-۲- تلویزیون را آزمایش کنند.

۱۴-۲۵- نتایج به دست آمده از این آزمایش را به طور

خلاصه نویسنده.


۲۶- کار عملی شماره‌ی ۱: بررسی پایه ۱۷ تنظیم کنتراست رنگ

با توجه به نکات مطرح شده در ردیف‌های ۱-۸-۲-۴ به اجرای آزمایش‌های زیر پردازید.


۱-۲۶- تلویزیون را روشن کنید و آن را روی کانال با پر نامه تنظیم کنید.

۲-۲۶-۲- مطابق شکل ۱۸۵-۲ اسیلوسکوپ را به پایه ۱۷ آی سی میکروکنترلر وصل کنید. کلید AC - DC - GND -

را در وضعیت DC بگذارید.

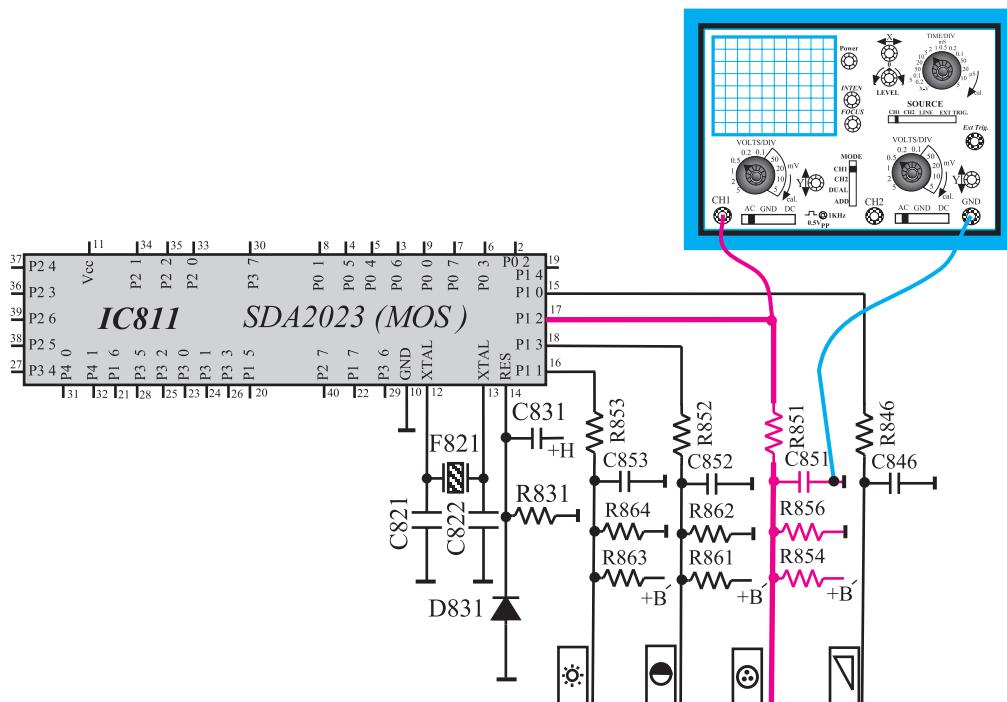

۱۷- اتصال اسکوپ به یا یه

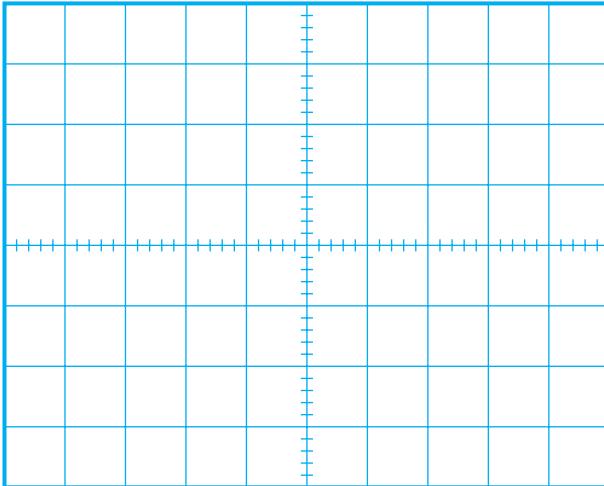

شکل ۲-۱۸۶—شکل موج پایه ۱۷ در حالتی که تغییرات رنگ مینیم است.

$$\text{دامنه} = \text{volt}$$

$$T_{\text{پریود}} = \text{s}$$

$$f_{\text{فرکانس}} = \text{Hz}$$

۲-۲۶-۳—به وسیله کنترل از راه دور کنتراس رنگ

را کم کنید و به نزدیکی حد مینیم برسانید.


۲-۲۶-۴—شکل موج پایه ۱۷ آی سی میکروکنترلر را

با مقیاس مناسب در شکل ۲-۱۸۶ رسم کنید. دامنه، پریود و فرکانس موج را اندازه بگیرید.


۲-۲۶-۵—ولت‌متر را مطابق شکل ۲-۱۸۷ به دوسر

خازن C851 وصل کنید و در حالی که کنتراس رنگ مینیم است ولتاژ آن را اندازه بگیرید.

$$V_{C851} = \text{volt}$$

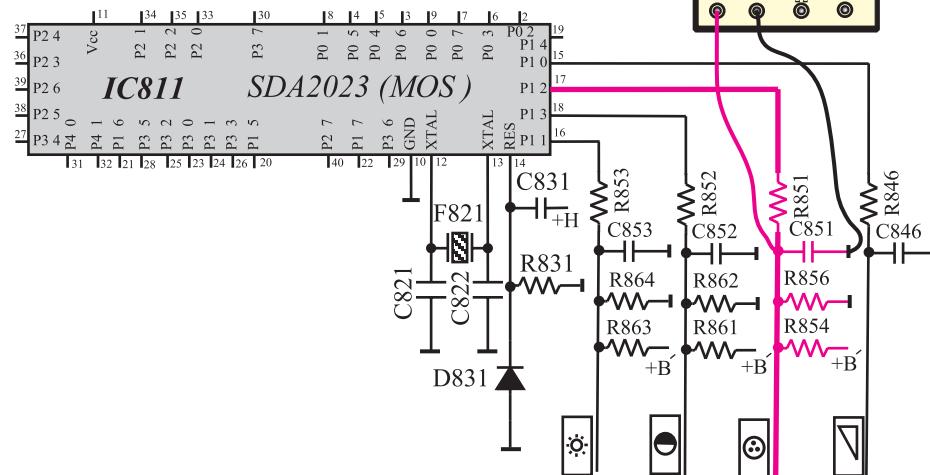

شکل ۲-۱۸۷—اتصال ولت‌متر به دوسر خازن C815

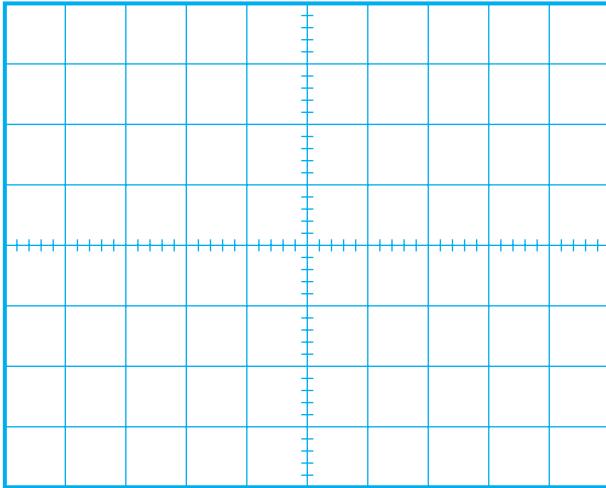

شکل ۲-۱۸۸— شکل موج پایه ۱۷— در حالتی که کنتراست رنگ ماقزیم است

۲-۲۶-۶— کنتراست رنگ را ماقزیم کنید. شکل موج پایه ۱۷ آی سی میکروکنترلر را مشاهده و با مقیاس مناسب در شکل ۲-۱۸۸ رسم کنید. دامنه، پریود و فرکانس شکل موج رسم شده را اندازه بگیرید.



۲-۲۶-۷— ولتاژ خازن C851 را در حالی که کنتراست رنگ ماقزیم است اندازه بگیرید.

$$V_{C851} = \text{volt}$$

$$\text{دامنه} = \text{volt}$$

$$\text{پریود } T = \text{s}$$

$$\text{فرکانس } f = \text{Hz}$$

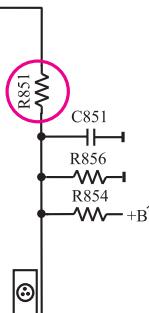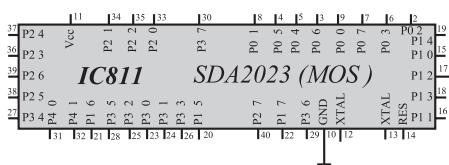

شکل ۲-۱۸۹— یک پایه مقاومت R851 که باید از فیبر مدار چاپی بیرون کشیده شود.

۲-۲۶-۸— تلویزیون را خاموش کنید.

۲-۲۶-۹— یک پایه مقاومت R851 را از فیبر مدار چاپی جدا کنید. شکل ۲-۱۸۹ مقاومت R851 را در نقشه مدار نشان می دهد.

۲-۲۶-۱۰— تلویزیون را روشن کنید. کنتراست رنگ صفحه تلویزیون در چه حدی قرار دارد؟

پاسخ:

نتایج:

- ۲-۲۶-۱۱- به وسیله دستگاه کنترل از راه دور، کنتراست رنگ صفحه را کم یا زیاد کنید. آیا کنتراست رنگ تغییر می کند؟ علت را بررسی کنید و توضیح دهید.
- ۲-۲۶-۱۲- مقاومت R851 را به مدار وصل کنید.
- ۲-۲۶-۱۳- تلویزیون را آزمایش کنید.
- ۲-۲۶-۱۴- نتایج به دست آمده از آزمایش را به اختصار بنویسید.


مدت اجرا: ۲ ساعت

- ۲-۲۷- کار عملی شماره ۱۱: بررسی پایه ۱۸ تنظیم کنتراست سیاهی و سفیدی

با توجه به نکات مطرح شده در ردیف های ۲-۸-۱ الی ۲-۸-۴ به اجرای آزمایش های زیر بپردازید.

- ۲-۲۷-۱- تلویزیون را روشن کنید و آن را روی کanal با برنامه تنظیم کنید.
- ۲-۲۷-۲- کنتراست سیاهی و سفیدی را در حد مینیمم قرار دهید.

- ۲-۲۷-۳- مطابق شکل ۲-۱۹° ولت متر را به دوسر حازن C852 وصل کنید و ولتاژ دوسر آن را اندازه بگیرید.


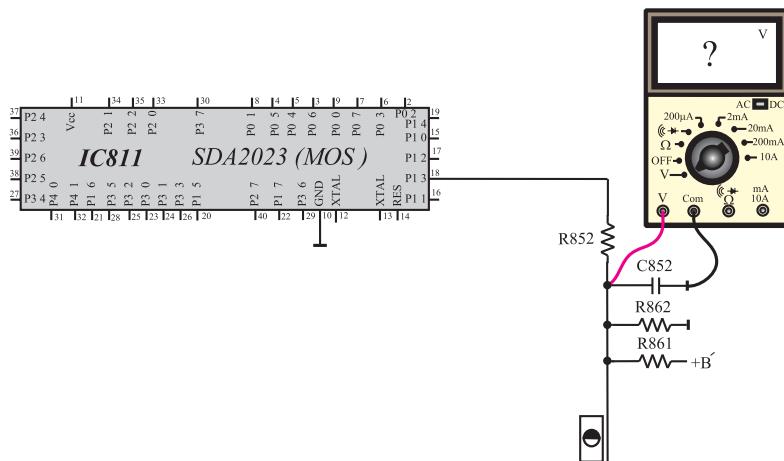


شکل ۲-۱۹°- اتصال ولت متر به دوسر حازن C852

V_{C852} = volt

- ۲-۲۷-۴- کنتراست سیاهی و سفیدی را ماکریم کنید. سپس ولتاژ دوسر حازن C852 را اندازه بگیرید.

V_{C852} = volt

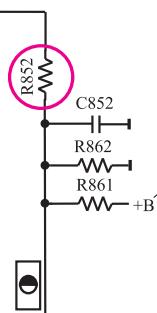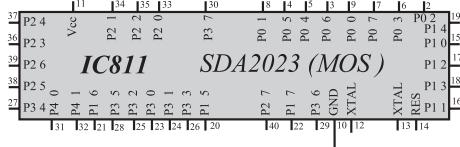

شکل ۲-۱۹۱— مقاومت R۸۵۲ که باید یک پایه آن از فیبر مدار چاپی بیرون کشیده شود.

- ۲-۲۷-۵— تلویزیون را خاموش کنید.
- ۲-۲۷-۶— یک پایه مقاومت R۸۵۲ را که در شکل ۲-۱۹۱ نشان داده شده است از فیبر مدار چاپی جدا کنید.
- ۲-۲۷-۷— تلویزیون را روشن کنید. کنتراست سیاهی و سفیدی در چه حدی قرار دارد؟

پاسخ:

- ۲-۲۷-۸— به وسیله کنترل از راه دور سیاهی و سفیدی را کم و زیاد کنید. آیا کنتراست تغییر می کند؟ علت را بررسی کنید و توضیح دهید.

پاسخ:


- ۲-۲۷-۹— مقاومت R۸۵۲ را به مدار وصل کنید.
- ۲-۲۷-۱۰— تلویزیون را آزمایش کنید.
- ۲-۲۷-۱۱— نتایج به دست آمده از آزمایش را به طور خلاصه بنویسید.

خلاصه نتایج:

۲-۲۸ - پایه دریافت پالس انطباق (Koin)

پایه ۲۱ آی سی میکروکنترلر در حالت عادی در سطح منطقی (۱) قرار دارد. پایه ۲۱ از طریق دیود D832 از پایه ۳۲ مدول IF سه سطح ولتاژ مختلف دریافت می‌کند. شکل ۲-۱۹۲ ارتباط پایه ۳۲ مدول IF را با پایه ۲۱ آی سی کنترل نشان می‌دهد. وجود پالس در پایه ۲۱ بستگی به وجود سیگنال در ورودی آنتن دارد. در صورتی که حدود ۱۰ دقیقه ورودی آنتن قطع باشد آی سی میکروکنترلر به علت عدم حضور پالس در این پایه، فرمان Standby صادر می‌کند و تلویزیون را به حالت آماده به کار می‌برد. به این پایه سه سطح ولتاژ اعمال می‌شود، این سه سطح ولتاژ عبارتند از:


IF Sync
9008-080-2001
IF مدول

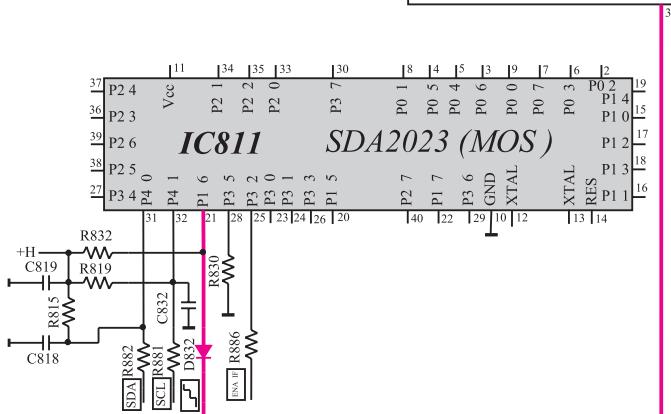

ولتاژ ۱۲ ولت
ولتاژ ۶ ولت
ولتاژ صفر ولت


شکل ۲-۱۹۲ - پایه ۳۲ مدول IF به پایه ۲۱ آی سی میکروکنترلر سه سطح ولتاژ می‌دهد.

۱- ولتاژ ۱۲ ولت: در استاندارد CCIR، اگر تلویزیون روی کانالی با برنامه تنظیم شده باشد، از مدول IF ولتاژ ۱۲ ولت به کاتد دیود D832 می‌رسد، در این حالت چون آند دیود مطابق شکل ۲-۱۹۳ پنج ولت دارد، دیود D832 قطع است.

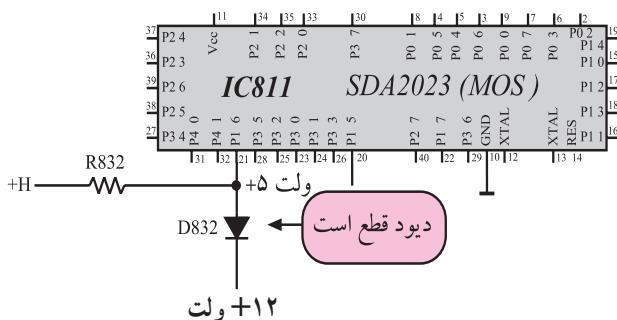


شکل ۲-۱۹۳ - ولتاژ کاتد دیود در استاندارد CCIR در شرایطی که برنامه وجود دارد.

۲- ولتاژ ۶ ولت: در شرایط کار با برق 60° هرتز به کاتد دیود D832 ولتاژی برابر ۶ ولت اعمال می‌شود. مطابق شکل ۲-۱۹۴، در این حالت نیز دیود D832 قطع است.

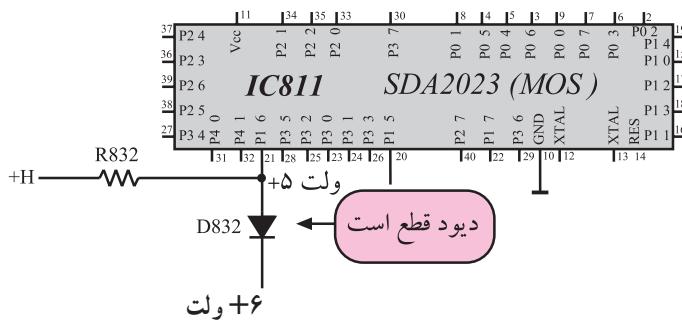

شکل ۲-۱۹۴- ولتاژ کاتد دیود در شرایطی که برق 60° هرتز وجود دارد.

۳- ولتاژ صفر ولت: در حالت سکوت یا نبود کanal با برنامه یا وجود برفک، ولتاژ اعمال شده به کاتد دیود صفر ولت است. در این شرایط، دیود D832 وصل می‌شود و پایه ۲۱ آی‌سی میکروکنترلر در شرایط LOW قرار می‌گیرد. اگر مدت 10° دقیقه تلویزیون روشن باشد و برنامه‌ای به آنتن نرسد، تلویزیون به حالت آماده به کار می‌رود. شکل ۲-۱۹۵ پایه ۲۱ آی‌سی میکروکنترلر را در این حالت نشان می‌دهد.

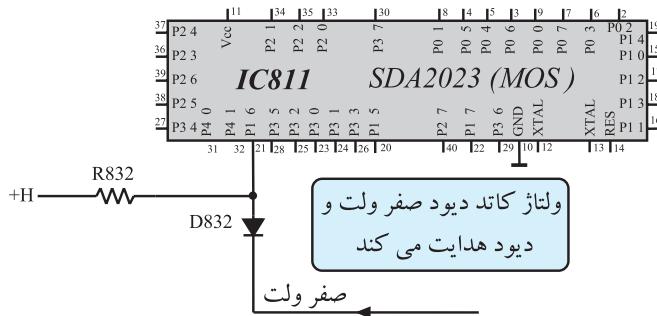

شکل ۲-۱۹۵- ولتاژ کاتد دیود در حالت عدم وجود برنامه

زمان اجرا: ۲ ساعت


۲-۲۹-۱- کارعملی شماره ۱۲: بررسی پایه ۲۱، پایه ۲۸-۴ به اجرای آزمایش‌های زیر بپردازید.

با توجه به نکات مطرح شده در ردیفهای ۲-۸-۱ الی ۲-۸-۴ به اجرای آزمایش‌های زیر بپردازید.

۲-۲۹-۱- تلویزیون را روشن کنید و آن را روی کanal با برنامه تنظیم کنید.

۲-۲۹-۲- مطابق شکل ۲-۱۹۶ ۶ ولت را به پایه ۲۱ آی‌سی میکروکنترلر وصل کنید و ولتاژ آن را اندازه بگیرید.

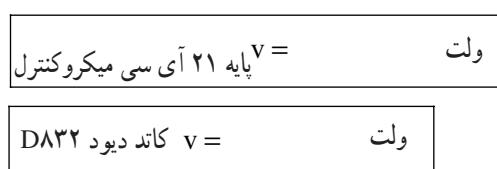۲-۲۹-۳- ولتمتر را به کاتد دیود D832 وصل کنید و ولتاژ کاتد دیود را اندازه بگیرید.



۲-۲۹-۴- تلویزیون در چه استانداردی کار می‌کند

? FCC یا CCIR

پاسخ:

۲-۲۹-۵- اگر ولتاژ کاتد D832 برابر ۶ ولت باشد،

استاندارد کار تلویزیون چیست؟

پاسخ:

۲-۲۹-۶- تلویزیون را روی کanal بدون برنامه (برفک)

تنظیم کنید، یا آتن ورودی را قطع کنید تا تصویر برفکی کامل شود.

۲-۲۹-۷- ولتاژ کاتد دیود D832 را اندازه بگیرید.

D832 = کاتد دیود

ولت

۲-۲۹-۸- حدود ۱ دقیقه تلویزیون را در حالت بدون

برنامه روشن نگهدارید. چه اتفاقی رخ می‌دهد. نتیجه را یادداشت کنید.

پاسخ:


خلاصه نتایج آزمایش:

۲-۲۹-۹- نتایج به دست آمده از آزمایش‌ها را بنویسید.

۲-۳۰- حافظه جانبی



شکل ۲-۱۹۷- آی‌سی ۸۴۷

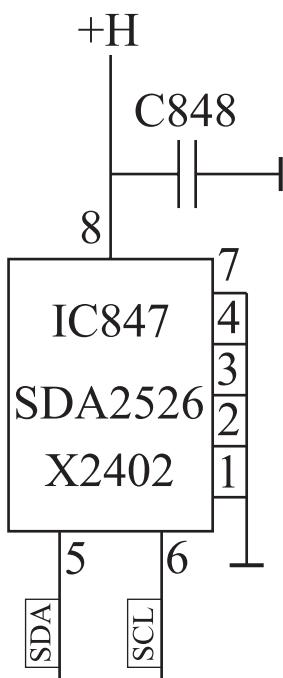


شکل ۲-۱۹۸- مدار آی‌سی حافظه جانبی

آی‌سی ۸۴۷ (SDA ۲۵۲۶) به عنوان حافظه جانبی آی‌سی استفاده شده است. این آی‌سی با ظرفیت ۲۵۶ کلمه ۸ بیتی از نوع نوشتندی و پاک کردنی (EEPROM) است و حاوی اطلاعات مربوط به مقدار نور، حجم، صدا، کنتراس رنگ، سیاهی و سفیدی و اجرای برنامه حافظه یک به هنگام روشن کردن دستگاه است. شکل ۲-۱۹۷ پایه‌های این آی‌سی را نشان می‌دهد. در شکل ۲-۱۹۸ مدار این آی‌سی روی نقشه، رسم شده است.

۲-۳۰-۱- ارتباط آی‌سی حافظه جانبی با آی‌سی


میکروکنترلر: آی‌سی ۸۴۷ از طریق خطوط پالس ساعت^۱ (SCL) و داده‌های سری^۲ (SDA) با آی‌سی پردازشگر به‌طور مستمر در تبادل اطلاعات است. شکل ۲-۱۹۹ ارتباط آی‌سی را با آی‌سی ۸۴۷ نشان می‌دهد.

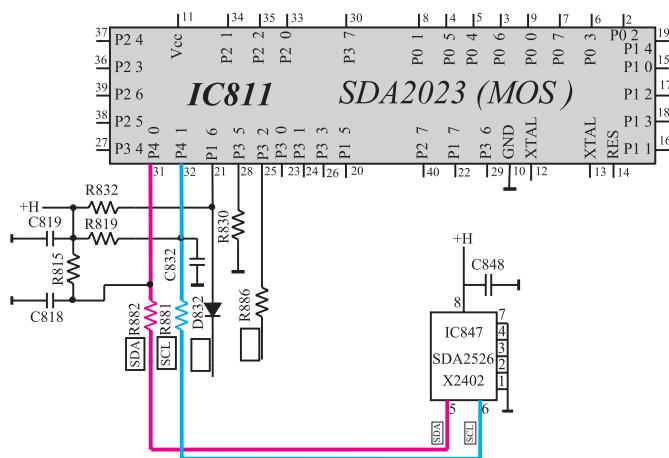

شکل ۲-۱۹۹- ارتباط حافظه جانبی با آی‌سی میکروکنترلر


۱- SCL = Serial clock سری

۲- SDA = Serial data سری داده اطلاعات

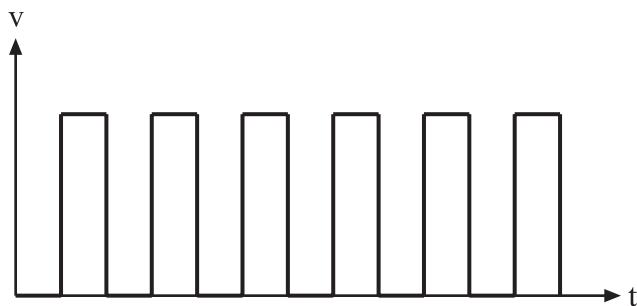

شکل ۲-۲۰۰- پالس‌های SDA

اطلاعات و داده‌ها در مسیر خط SDA منتقل می‌شوند.
روی خط SCL پالس‌های ساعت ارسال می‌شوند. در شکل ۲-۲۰۰ پالس‌های SDA را مشاهده می‌کنید. پایه‌های ۳۱ و ۳۲ آی‌سی میکروکنترلر پایه‌های مربوط به ورودی و خروجی SDA و خروجی SCL هستند. شکل ۲-۲۰۱ این پایه‌ها را نشان می‌دهد.

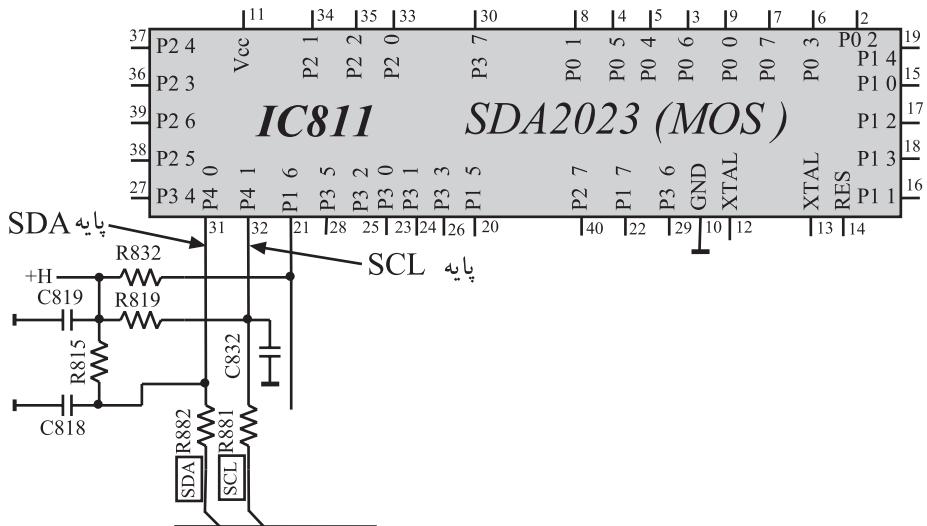

شکل ۲-۲۰۱- پایه‌های SDA و SCL آی‌سی ۸۱۱


۲-۳۱- کار عملی شماره‌ی ۱۳: بررسی خطوط SDA و SCL

با توجه به نکات مطرح شده در ردیف‌های ۱-۸-۲-۴ به اجرای آزمایش‌های زیر بپردازید.


۲-۳۱-۱- تلویزیون را روشن کنید و آن را روی کanal با برنامه تنظیم کنید.

۲-۳۱-۲- مطابق شکل ۲-۲۰۲ اسیلوسکوپ را به پایه ۳۱ آی‌سی میکروکنترلر وصل کنید.


شکل ۲-۲۰۲- اتصال اسیلوسکوپ به پایه ۳۱

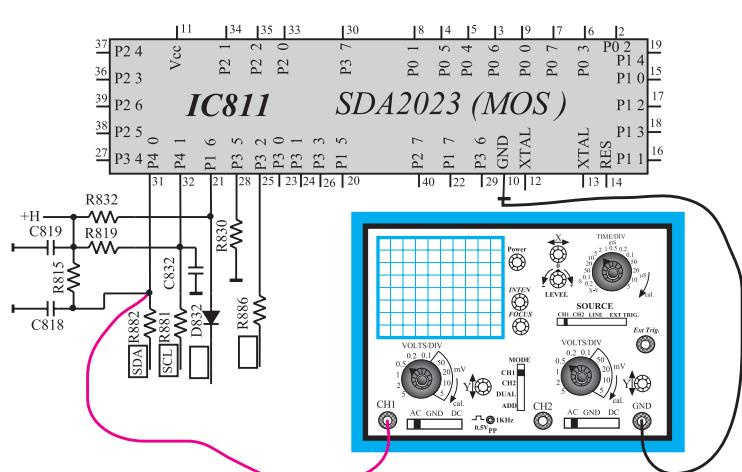


شکل ۲-۲۰۲- اتصال اسیلوسکوپ به پایه ۳۱

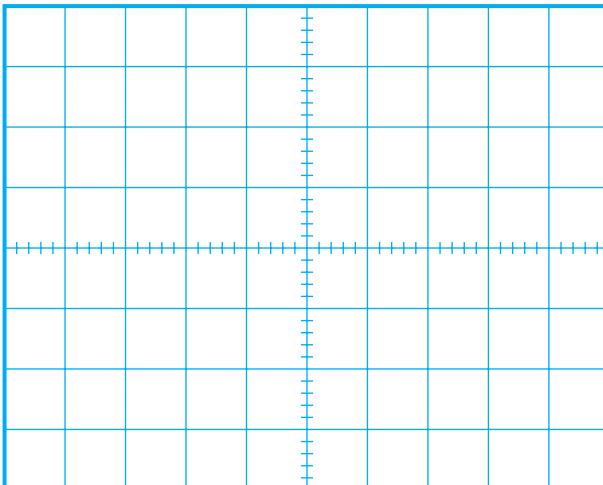

٣١-٢-٢٠٣- شکل موج یا یه

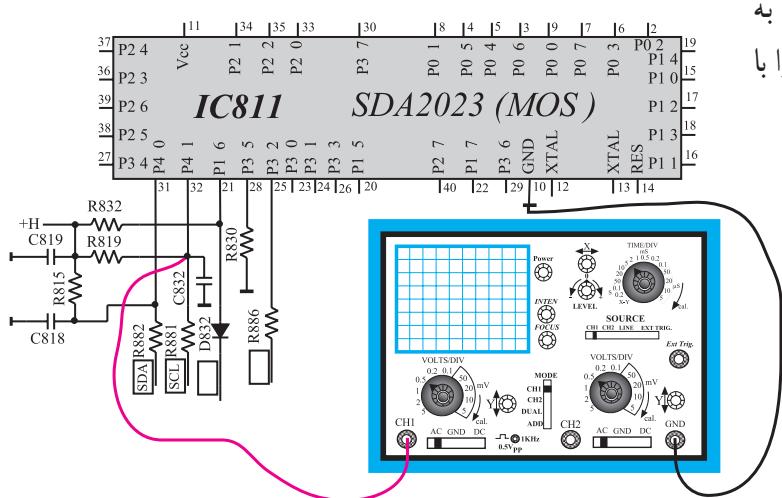

شکل ۲۰۴-۲-اتصال اسیلوسکوپ به یا یه

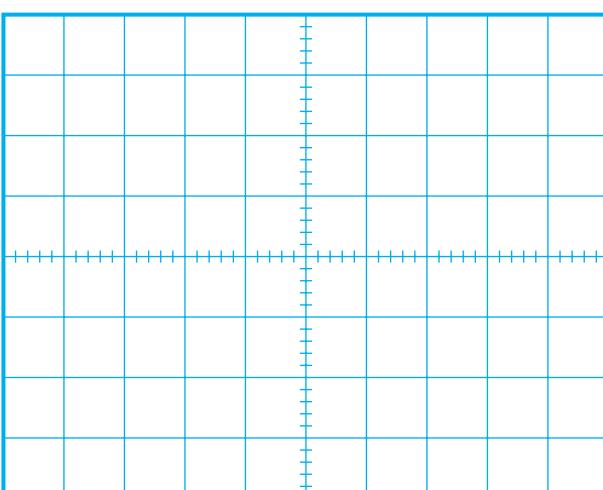


٣٢ شکل موج یا یه ۲۰۵

۳۱-۲-۳ اسیلوسکوپ را تنظیم کنید. شکل موج پایه ۳۱ را با مقیاس مناسب در شکل ۲۰-۳ رسم کنید.


۴-۳۱-۲ - مطابق شکل ۴-۲۰ اسیلوسکوب را به پایه ۳۲ آی سی میکروکنترلر وصل کنید. شکل موج پایه ۳۲ را با مقیاس مناسب در شکل ۵-۲۰ رسم کید.

۲-۳۱-۵ تلویزیون را خاموش کنید و یک پایه مقاومت R882 را از شاسی مدار چاپی جدا کنید. شکل ۲-۲۰۶ ساخته مدار تلویزیون نشان می‌دهد.

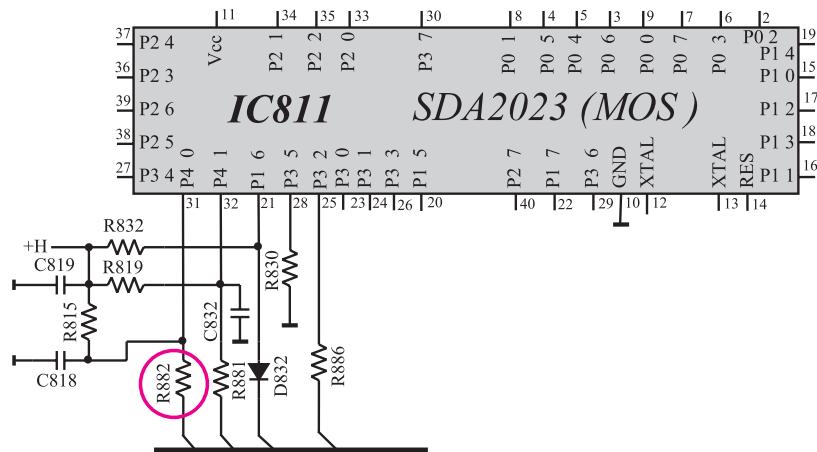

شکل ۲-۲۰۶— مقاومت R882 که باید یک پایه آن از شاسی مدار چاپی بیرون کشیده شود.

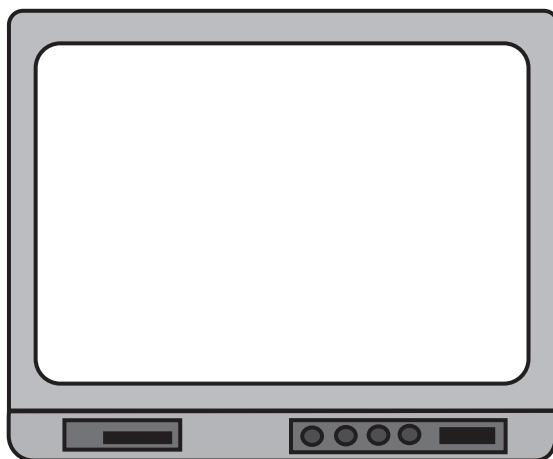۲-۳۱-۶ تلویزیون را روشن کنید. وضعیت صدا و تصویر را مورد بررسی قرار دهید. وضعیت تصویر را در شکل ۲-۲۰۷ مشخص کنید.




وضعیت صدا =

شکل ۲-۰۷— وضعیت تصویر

نتیجه:


۲-۳۱-۷ با دستگاه کنترل از راه دور چند فرمان صادر کنید. آیا فرمان‌ها اجرا می‌شوند؟ نتیجه را یادداشت کنید.

۲-۳۱-۸ مقاومت R۸۸۲ را وصل کنید. مقاومت R۸۸۱ را از فیبر مدار چاپی جدا کنید. شکل ۲-۸ ۲-۳۱-۸ مقاومت R۸۸۱ را در مدار نشان می‌دهد.

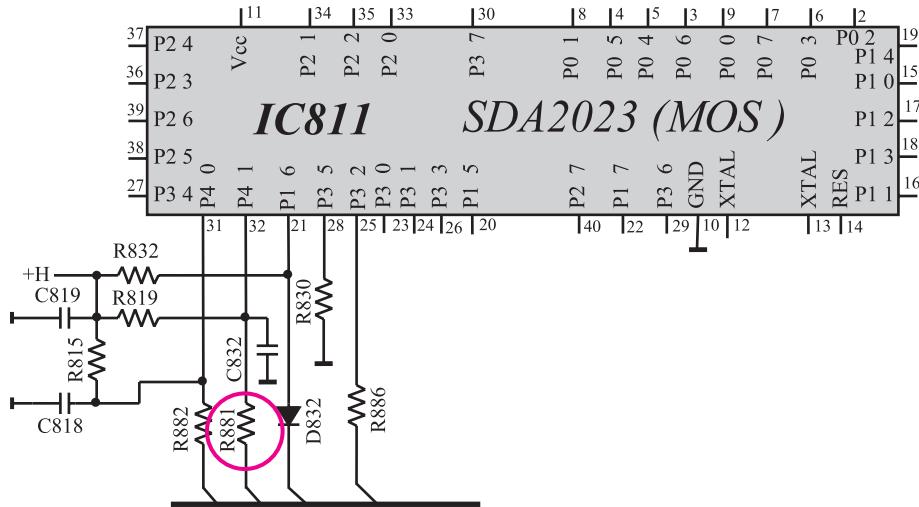

شکل ۲-۸ ۲-۳۱-۸ مقاومت R۸۸۱ که باید قطع شود

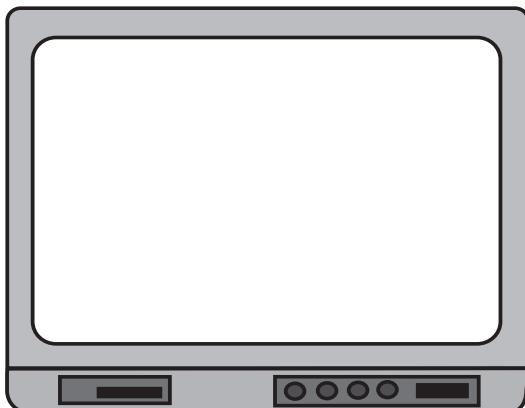۲-۳۱-۹ تلویزیون را روشن کنید. وضعیت صدا و تصویر را مورد بررسی قرار دهید. وضعیت تصویر را در شکل ۲-۹ رسم کنید.




وضعیت صدا =



شکل ۲-۹ ۲-۳۱-۹ وضعیت تصویر

۲-۳۱-۱۰ تلویزیون را روی حافظه دیگری قرار دهید و وضعیت تصویر را در شکل ۲-۲۱ ۲-۳۱-۱۰ رسم کنید.

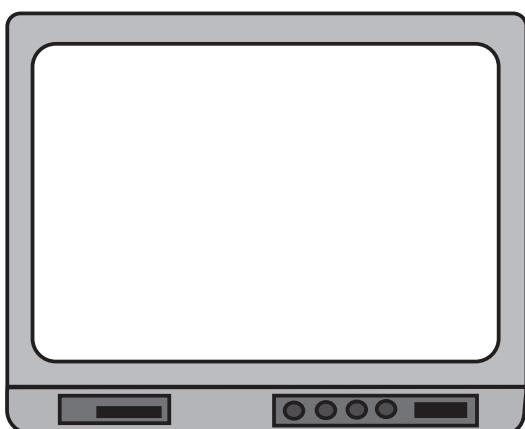

شکل ۲-۲۱ ۲-۳۱-۱۰ وضعیت تصویر

۱۱-۳۱-۲- آیا برنامه‌ای دریافت می‌شود؟

پاسخ:

۱۲-۳۱-۲- نتایج به دست آمده از آزمایش را بنویسید.


نتایج:

۱۳-۳۱-۲- مقاومت R۸۸۱ را به مدار وصل کنید.

۱۴-۳۱-۲- تلویزیون را آزمایش کنید.

۲-۳۲- واحد نمایش^۱

واحد نمایش که برای نشان دادن شماره حافظه، شماره کanal موردنظر و شماره کanal مخصوص (S)^۲ به کار می‌رود، دارای دو رقم است. در ضمن واحد نمایش حالت AV دستگاه را با علامت AV و حالت آماده به کار را با علامت - مشخص می‌کند. شکل ۲-۲۱۱ نمایشگر ۷ قطعه‌ای^۳ آند مشترک به کار رفته در این واحد نمایش را نشان می‌دهد.

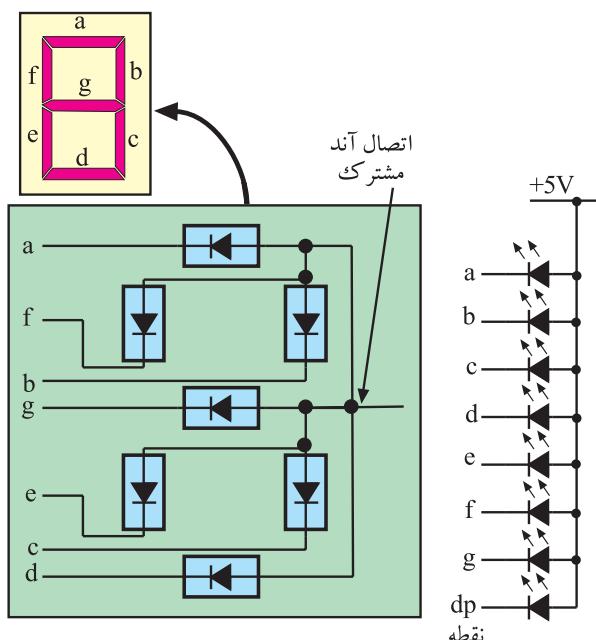


شکل ۲-۲۱۱- طرز قرار گرفتن LED ها در واحد نمایش آند مشترک



در شکل ۲-۲۱۲ تصویر ظاهری واحد نمایش یک رقمی و دورقی رسم شده است. پایه‌های ۲ تا ۹ آی سی میکروکنترلر با یک مقاومت ۱۵۰ اهم به کاتد LED ها اتصال دارد. آند رقم اول توسط ترانزیستور T81۶ و آند رقم دوم به وسیله ترانزیستور T81۷ تغذیه می‌شود. ترانزیستور T81۴ آند LED های مربوط به علامت S و C را تغذیه می‌کند. شکل ۲-۲۱۳ ارتباط واحد نمایش را با آی سی میکروکنترلر نشان می‌دهد.

شكل ۲۱۲— واحد نمایش یک رقمی و دورقی

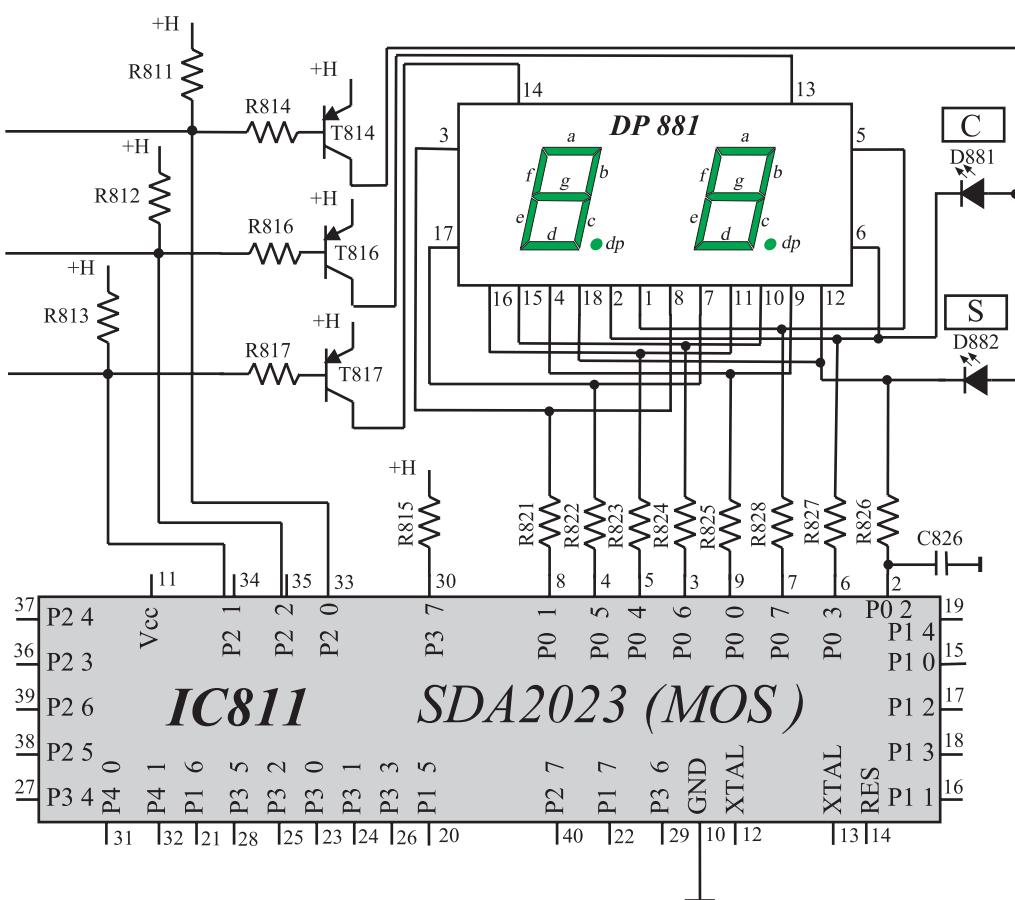

شكل ۲۱۳— واحد نمایش و ارتباط آن با آی‌سی میکروکنترلر

۲-۳۳-۲- کار عملی شماره ۱۴: بررسی واحد نمایش


زمان اجرا: ۳ ساعت

با توجه به نکات مطرح شده در قسمت های ۱-۸-۲

تا ۴-۸-۲ به اجرای آزمایش های زیر پردازید.

۲-۳۳-۱- به وسیله دو باطری قلمی $1/5$ ولتی یا با

تنظیم منبع تغذیه روی 3 ولت، یک منبع تغذیه مناسب جهت اجرای آزمایش واحد نمایش درست کنید. می توانید مطابق شکل ۲-۲۱۴ منبع تغذیه آزمایشگاهی را روی 5 ولت تنظیم کنید و ولتاژ موردنیاز را از سر دیگر مقاومت بگیرید.

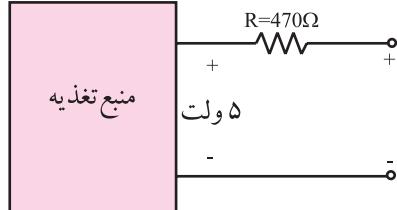


شکل ۲-۲۱۴- منبع تغذیه برای واحد نمایش

۲-۳۳-۲- دوشاخه سیم تلویزیون را از پریز برق بکشید.

۲-۳۳-۳- مطابق شکل ۲-۲۱۵ مثبت منبع تغذیه را به

کلکتور ترانزیستور T814 و منفی منبع تغذیه را به کاتد مربوط به LED (S) و (C) وصل کنید. به این ترتیب می توانید سالم بودن این LED ها را امتحان کنید.

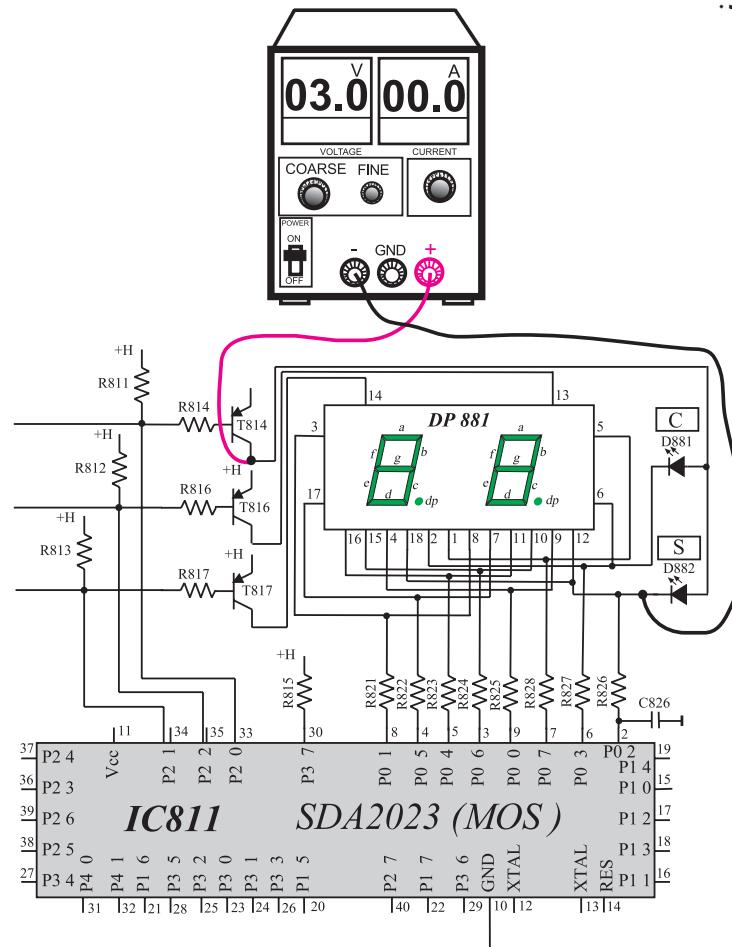

شکل ۲-۲۱۵- تست دیودهای S و C

پاسخ:


۴-۳۳-۲- کدام پایه‌های میکروکنترلر به LED های S

و C فرمان می‌دهد؟

پاسخ:

۵-۳۳-۲- مطابق شکل ۲-۲۱۶ ۲-۲۱۶ مشتب منبع تغذیه را

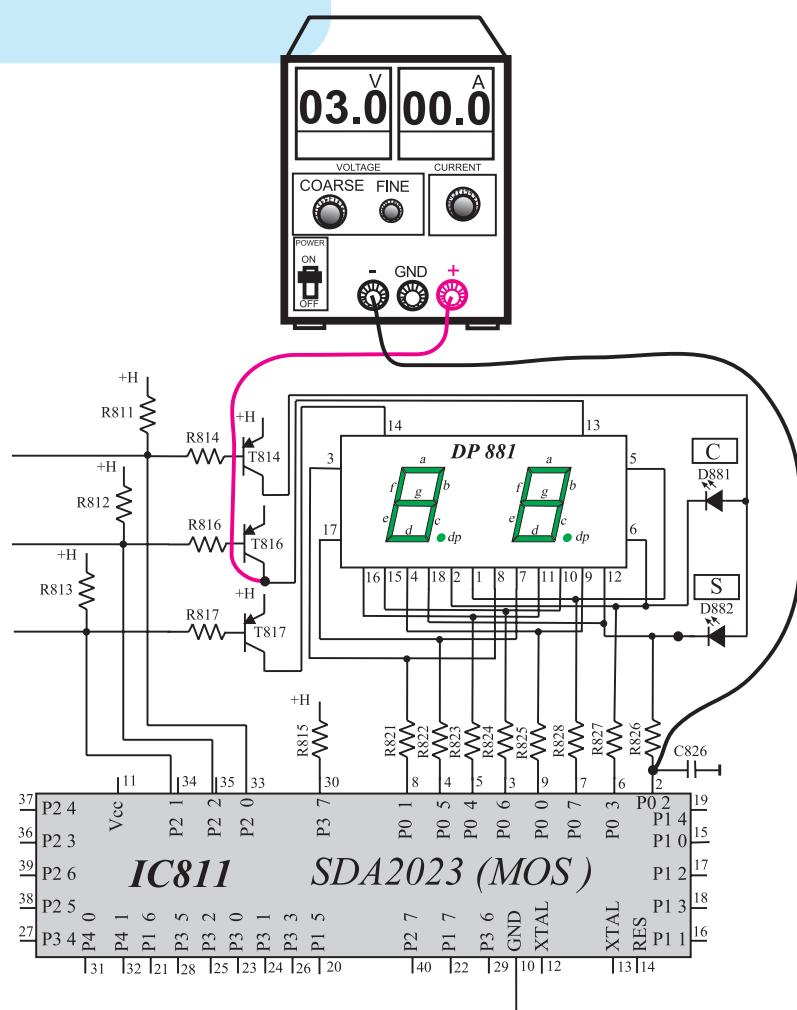به کلکتور ترازیستور T816 و منفی منبع تغذیه را به ترتیب به پایه‌های ۹ تا ۲ آی سی میکروکنترلر وصل کنید. در هر مرحله کدام یک از LED ها روشن می‌شود؟



۲-۲۱۶- اتصال باتری به پایه‌های ۲ تا ۹

۲-۳۳-۶- ترانزیستور T816 آند مشترک کدام رقم

از رقم های واحد نمایش را تغذیه می کند؟


پاسخ:

۲-۳۳-۷- مطابق شکل ۲-۲۱۷ ۲ مثبت منبع تغذیه را به

کلکتور ترانزیستور T817 و منفی منبع تغذیه را به ترتیب به پایه ۲
تا ۹ آی سی میکروکنترلر وصل کنید. در هر مرحله کدام LED ها

روشن می شوند؟

پاسخ:

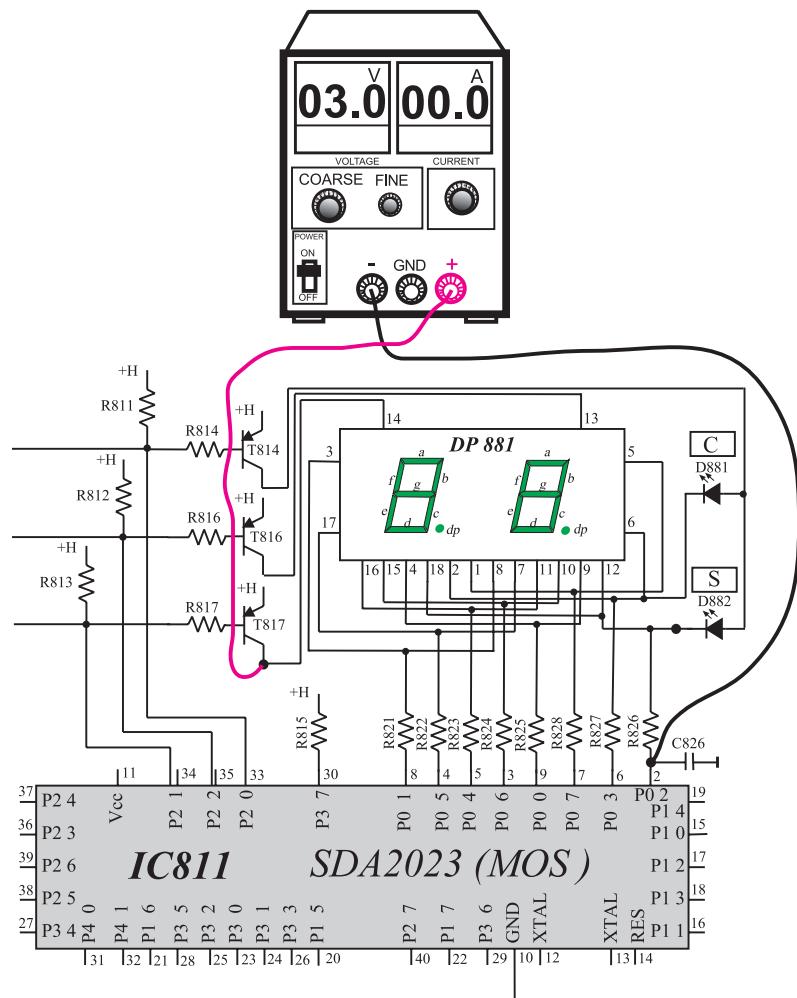

شکل ۲-۲۱۷- اتصال باتری به پایه های ۲ تا ۹

۲-۳۳-۸ ترانزیستور T817 آند مشترک کدام رقم

از رقم‌های واحد نمایش را تغذیه می‌کند؟

پاسخ:

۲-۳۳-۹ دوشاخه سیم تلویزیون را به برق وصل

کنید و پس از روشن کردن تلویزیون، آن را روی کanal با برنامه
بگذارید.

۲-۳۳-۱۰ ولتاژ کلکتور ترانزیستورهای T816 و

T817 را اندازه بگیرید.

$$V_{CT816} = \text{volt}$$

$$V_{CT817} = \text{volt}$$

جدول ۲-۲۳— ولتاژ پایه‌های در ارتباط با واحد نمایش

شماره پایه	ولتاژ پایه بر حسب ولت
۲	
۳	
۴	
۵	
۶	
۷	
۸	
۹	

۲-۳۳-۱۱ ولتاژ هریک از پایه‌های ۲ تا ۹ آی‌سی

میکروکنترلر را اندازه بگیرید و آن را در جدول ۲-۲۳— یادداشت کنید.

۲-۳۳-۱۲ کanal را تغییر دهید به طوری که واحد

نمایش دورقیمی شود. در این حالت ولتاژ کلکتور ترانزیستورهای
T816 و T817 را اندازه بگیرید.

$$V_{CT816} = \text{volt}$$

$$V_{CT817} = \text{volt}$$


جدول ۲-۲۴— ولتاژ پایه‌های در ارتباط با واحد نمایش

شماره پایه	ولتاژ پایه بر حسب ولت
۲	
۳	
۴	
۵	
۶	
۷	
۸	
۹	

۱۳—۳۳-۲— ولتاژ هریک از پایه‌های ۲ تا ۹ آی‌سی میکروکنترلر را اندازه بگیرید و آن را در جدول ۲-۲۴ یادداشت کنید.

نتایج:

۱۴—۳۳-۲— نتایج به دست آمده از آزمایش را به طور خلاصه بنویسید.

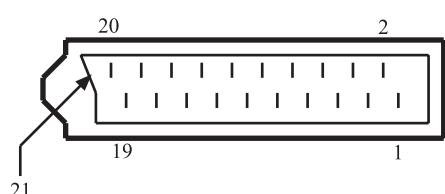

شکل ۲-۲۱۸— شماره‌ی پایه‌های سوکت اسکارت





شکل ۲-۲۱۹— محل قرارگرفتن سوکت اسکارت

۲-۳۴— قرار دادن تلویزیون روی AV از طریق سوکت اسکارت

هرگاه بخواهیم از طریق سوکت اسکارت تلویزیون را به حالت^۱ Euro AV^۲ بیریم از پایه ۲۲ میکروکنترلر استفاده می‌کنیم. برای این منظور باید با ارسال ولتاژی از طریق سوکت اسکارت پایه ۲۲ میکروکنترلر را به سطح منطقی (۱) بیریم. شکل ۲-۲۱۸ شماره‌ی پایه‌های سوکت اسکارت را نشان می‌دهد. در شکل ۲-۲۱۹ محل قرارگرفتن سوکت اسکارت در پشت تلویزیون مشخص شده است.

^۱— EURO AV = Euro pean Audio Video صوت و تصویر اروپائی

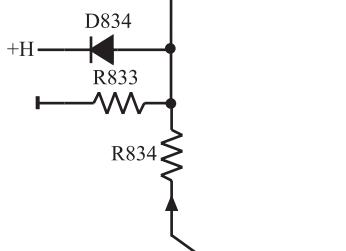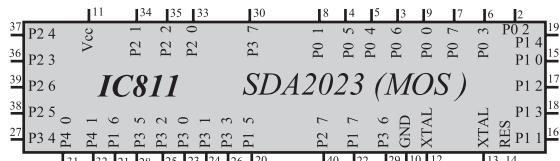

شکل ۲-۲۲- پایه ۲۲ و مدار ارتباطدهنده این پایه با سوکت اسکارت

در شکل ۲-۲۲ در شکل ۲-۲۲ مداری که سوکت اسکارت را به پایه آی سی میکروکنترلر ارتباط می دهد رسم شده است.
در حالت AV تلویزیون مانند مانیتور عمل می کند و از طریق آتن برنامه دریافت نمی کند.

در مورد پایه های سوکت اسکارت در فصل سوم توضیح کافی داده خواهد شد.

۲-۳۵- خودآزمایی

۱- در صورت داشتن وقت اضافی در مورد کار هریک از پایه های شکل ۲-۲۲۱ که مربوط به آی سی میکروکنترلر تلویزیون رنگی شهاب می باشد تحقیق کنید و کار هر پایه را به اختصار بنویسید.

RICOH
SPM133T


1	VTUNN	VDD	42
2	VOL.	Stdby	41
3	Br1.	SDA	40
4	COLOR	SCL	39
5	CON	System	38
6	HUE	Effect	37
7	VHF-1	Snd1	36
8	VHF-3	Roat	35
9	AFT	Snd1	34
10	UHF	Reset	33
11	VTR	Xtal1	32
12	AV	Xtal2	31
13	Keyb0	GND	30
14	Keyb1	IDENT	29
15	Keyb2	Dosc	28
16	Keyb3	Vsync	27
17	Keyb4	Hsync	26
18	Keyb5 B	Fb1	25
19	Keyb6 B	BLUE	24
20	Hdstr	GREEN	23
21	GND	RED	22

کار پایه ها:

۲- با توجه به شکل ۲-۲۲۲ که حافظه جانبی آی سی میکروکنترلر را نشان می دهد، به سوالات زیر پاسخ

دهید.

RICO2 X24C02P

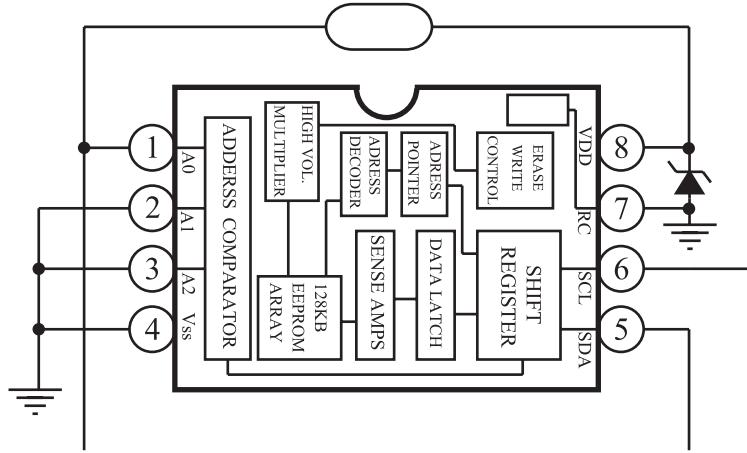

شکل ۲-۲۲۲- آی سی حافظه جانبی

■ کدام پایه ها خطوط SCL و SDA است؟

پاسخ:


■ کدام پایه ها تغذیه آی سی را به عهده دارند؟

پاسخ:

آزمون پایانی (۲)

۱- جدول صحت و رابطه منطقی گیت NAND با دو ورودی را بنویسید.


۲- حالت غیرمجاز کدام است. (شکل ۲-۲۲۳)

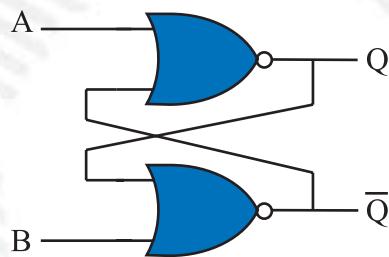

شکل ۲-۲۲۳

$$A = 0, B = 1 \quad (4) \quad A = 1, B = 0 \quad (3) \quad A = B = 1 \quad (2) \quad A = B = 0 \quad (1)$$

۳- جدول صحت مدار شکل ۲-۲۲۴ را بنویسید.

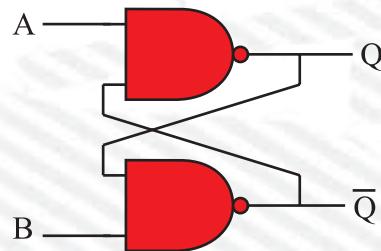

شکل ۲-۲۲۴

۴- مدار فلیپ فلاب SR ساعتی را با گیت‌های AND و NOR رسم کنید.

۵- مدار یک شیفت رجیستر SISO را رسم کنید و چگونگی ثبت عدد $(11\ 11)_2$ را در آن شرح دهید.

۶- مدار شمارنده‌ی آسنکرون صعودی که بتواند تا پایان عدد ۱۲ بشمرد و سپس صفر شود را همراه با دیاگرام زمانی آن رسم کنید.



۷- ارتباط بین حافظه و مدارهای خارجی چگونه انجام می‌شود با رسم بلوک دیاگرام یک واحد حافظه، شرح دهید.

۸- حافظه نوع PROM را شرح دهید.

۹- با مراجعه به نقشه آی سی ۸۱۱ پایه شماره‌ی آی سی میکروکنترلر پایه ریست می‌باشد و این پایه در حالت عادی در وضعیت قرار دارد.

۱۰- عملکرد مدار شکل ۲۲۵-۲ را شرح دهید.

۱۱- کلکتور ترانزیستور $T8^{\circ}$ به کدام پایه آی سی میکروکنترلر اتصال دارد. (به نقشه مراجعه کنید)

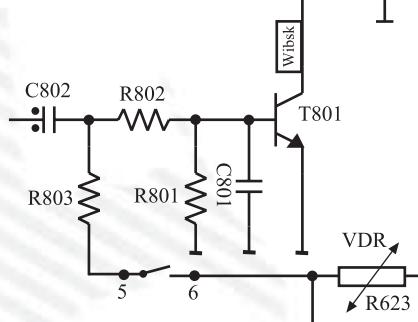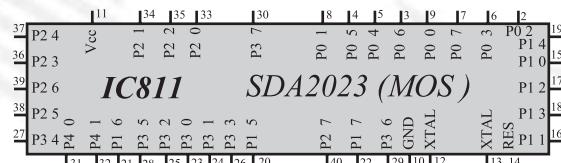


شکل ۲-۲۲۵

۱۲- ترانزیستور T551 از چند طریق فعال می‌شود، شرح دهید.

۱۳- با توجه به شکل ۲۲۶ کلکتور هریک از ترازتیستورهای T81۴ و T81۶ و T81۷ به کدام قسمت‌ها

اتصال دارند؟

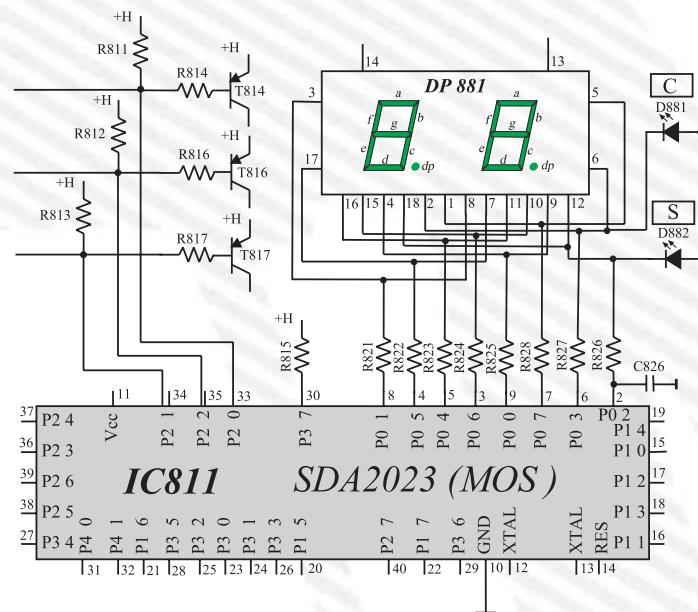

شکل ۲-۲۲۶

واحد کار سوم

کنترل از راه دور

هدف کلی

بررسی نحوه عملکرد، عیب‌یابی و تعمیر دستگاه کنترل از راه دور تلویزیون رنگی

هدف‌های رفتاری: فرآگیر پس از پایان این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- مدار سیستم‌های کنترل از راه دور را تشریح کند.
- ۲- اصول کار سیستم‌های کنترل از راه دور التراسونیک و مادون قرمز را شرح دهد.
- ۳- گیرنده مادون قرمز را شرح دهد.
- ۴- سیستم‌های کنترل از راه دور را در تلویزیون رنگی عیب‌یابی و تعمیر کند.

ساعت آموزش

نظری	عملی	جمع
۵	۱۵	۲۰

پیش آزمون (۳)

۱- چهار کار یک دستگاه کنترل از راه دور را بنویسید.

۲- فاصله فرکانسی امواج ماوراء صوت کدام است؟

۱) ۲۰ HZ تا ۲۰ KHZ ۲) ۲۰ KHZ تا ۲۰ MHZ ۳) ۲۰ MHZ تا ۲۰۰ MHZ ۴) ۲۰۰ MHZ تا ۳۰ MHZ

۳- نماد مداری  مربوط به کدام قطعه است؟

۱) حافظن ۲) بلندگو ۳) میکروفون ۴) کریستال

۴- منظور از علامت شکل  روی دستگاه کنترل از راه دور چیست؟

۵- ولتاژ تعذیب گیرنده مادون قرمز روی شاسی تلویزیون گروندیک ECOII چند ولت است؟

۶- برای ارسال امواج نوری مادون قرمز چند روش وجود دارد؟

۷- فرکانس کار کریستال CSB485 (Q906) کدام است؟


۱) ۴۵۵ KHZ ۲) ۲ MHZ ۳) ۴۸۵ KHZ ۴) ۳۰ KHZ

۸- IC804 به عنوان آئی سی مادون قرمز به کار می رود و فرکانس حامل این آئی سی کیلوهرتز است.

۱-۳- شناسایی انواع سیستم‌های کنترل از راه دور

در تلویزیون

برای کنترل اعمالی نظیر کم یا زیاد کردن حجم صدا، نور، رنگ، کanal یابی و تنظیم دقیق کanal و غیره روی دستگاه تلویزیون دو روش متداول است.

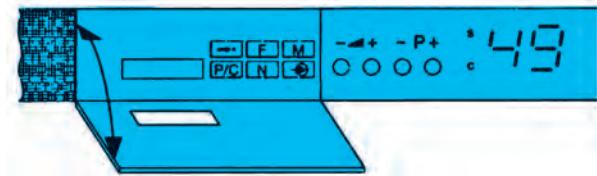

شکل ۱-۳- صفحه کلید تلویزیون

۱-۳-۱- روش مکانیکی: در این روش عمل کنترل

از طریق تغییر مقدار مقاومت پتانسیومتر، فشردن و قطع و وصل کردن کلیدهای مختلف، یا تغییر ظرفیت یک خازن متغیر با گرداندن محور آن انجام می‌شود. استفاده از قطعات مکانیکی موجب آسیب دیدن قطعات و خرابی و فرسودگی آن‌ها می‌شود. شکل ۱-۳-۱ صفحه کلید یک تلویزیون را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۳- حرکت دست جهت اعمال کنترل


در شکل ۲-۳ حرکت دست را جهت تغییر وضعیت یک تلویزیون مشاهده می‌کند. امروزه در اغلب دستگاه‌ها، قطعات مکانیکی در دسترس بیننده قرار ندارند و این اعمال توسط دستگاه کنترل از راه دور انجام می‌گیرد.




شکل ۳-۳- یک دستگاه کنترل از راه دور یا ریموت کنترل

۱-۳-۲- استفاده از دستگاه کنترل از راه دور یا ریموت کنترل^۱:


دستگاه کنترل از راه دور تغییر وضعیت یک تلویزیون را از راه دور امکان‌بزیر می‌سازد. شکل ۳-۳ یک دستگاه ریموت کنترل را نشان می‌دهد. در ریموت کنترل، ارتباط بین دستگاه فرستنده و گیرنده توسط امواج مأواه صوت^۲ و یا امواج نوری مادون قرمز صورت می‌گیرد.

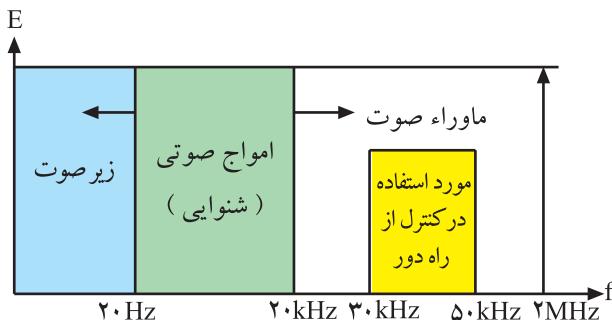

شکل ۴-۳- محدوده فرکانسی ماوراء صوت

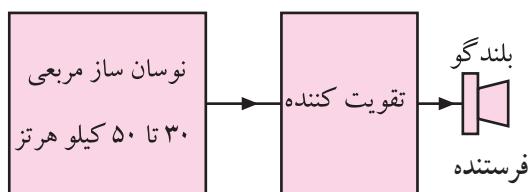


شکل ۵- بلوک دیاگرام فرستنده ماوراء صوت

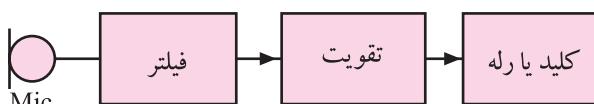

شکل ۶- گیرنده ماوراء صوت

توجه: در فرستنده و گیرنده کنترل از راه دور ماوراء صوت، امواج ماوراء صوت تولید و دریافت می شود. خواص این امواج مشابه خواص امواج صوتی است.

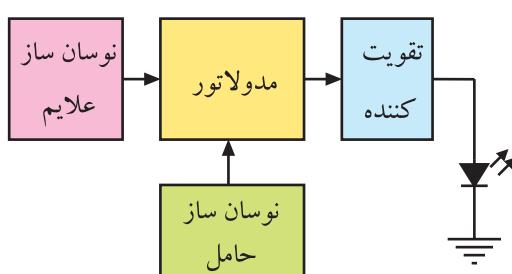

شکل ۷- بلوک دیاگرام فرستنده مادون قرمز با مدولاسیون

۲-۳- کنترل از راه دور توسط امواج ماوراء صوت

فرکانس های ماوراء صوت دارای محدوده فرکانسی ۰-۲ کیلوهرتز تا ۲ مگاهرتز هستند. معمولاً در دستگاه های کنترل از راه دور از فرکانس حدود ۳۰ تا ۵۰ کیلوهرتز استفاده می شود. در شکل ۴-۳- محدوده فرکانسی ماوراء صوت و حدود فرکانسی مورد استفاده در کنترل از راه دور داده شده است.

در این روش، نوسان سازی، پالس هایی در محدوده فرکانس های فوق ایجاد می کند. پس از تقویت پالس ها آن را ارسال می کنند.


شکل ۵- ۳ بلوک دیاگرام فرستنده ماوراء صوت را نشان می دهد. امواج ارسالی فرستنده توسط گیرنده دریافت می شود و پس از تقویت به وسیله یک سیستم مکانیکی یا الکتریکی، عمل موردنظر به اجرا درمی آید.

در شکل ۶- ۳ نقشه بلوکی گیرنده ماوراء صوت رسم شده است. در ارسال امواج ماوراء صوت نباید مانعی بین فرستنده و گیرنده وجود داشته باشد. به علت نویز پذیری و اثرگذاری موانع روی امواج ارسالی از فرستنده، استفاده از این روش عمومیت ندارد و بیشتر در اسباب بازی های کنترلی استفاده می شود.

۳- کنترل از راه دور توسط امواج نوری مادون قرمز

اماوج مادون قرمز توسط چشم رؤیت نمی شوند. از این امواج در کنترل از راه دور استفاده می کنند. در این روش، فرستنده و گیرنده باید در مقابل یکدیگر قرار گیرند به طوری که هیچ مانعی بین آنها نباشد. ارسال امواج نوری مادون قرمز با سه روش، بدون مدولاسیون، با مدولاسیون FM و با مدولاسیون^۱ PCM، صورت می گیرد. امروزه از نوع مدولاسیون PCM بیشتر استفاده می شود. در شکل ۷- ۳ بلوک دیاگرام فرستنده با مدولاسیون را مشاهده می کنید.

۴-۳- گیرنده مادون قرمز

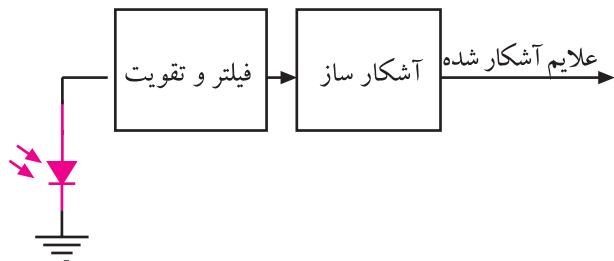

عالائم ارسال شده به صورت امواج نوری مادون قرمز توسط فرستنده، به وسیله گیرنده مادون قرمز دریافت می‌شود. این امواج پس از فیلتر شدن و تقویت از روی حامل پیاده می‌شود سپس توسط سیگنال آشکار شده، فرمان موردنظر اجرا می‌شود. شکل ۳-۸ بلوک دیاگرام گیرنده مادون قرمز را شان می‌دهد. در این روش نویزپذیری به شدت کاهش می‌یابد.


شکل ۳-۸ - بلوک دیاگرام گیرنده مادون قرمز

۴-۳-۵- فرستنده کنترل از راه دور تلویزیون گروندیک

فرستنده کنترل از راه دور مادون قرمز که در این کتاب موردنبررسی قرار می‌گیرد مدل TP621^۱ است. در شکل ۳-۹ تصویر ظاهری فرستنده را مشاهده می‌کنید. این فرستنده قادر است ۵۱۲ دستور را ارسال کنند. در شکل ۳-۱۰ الف و ب مدار داخلی این دستگاه کنترل از راه دور و برد آن نشان داده شده است.



شکل ۳-۹ - نمای ظاهری فرستنده کنترل از راه دور

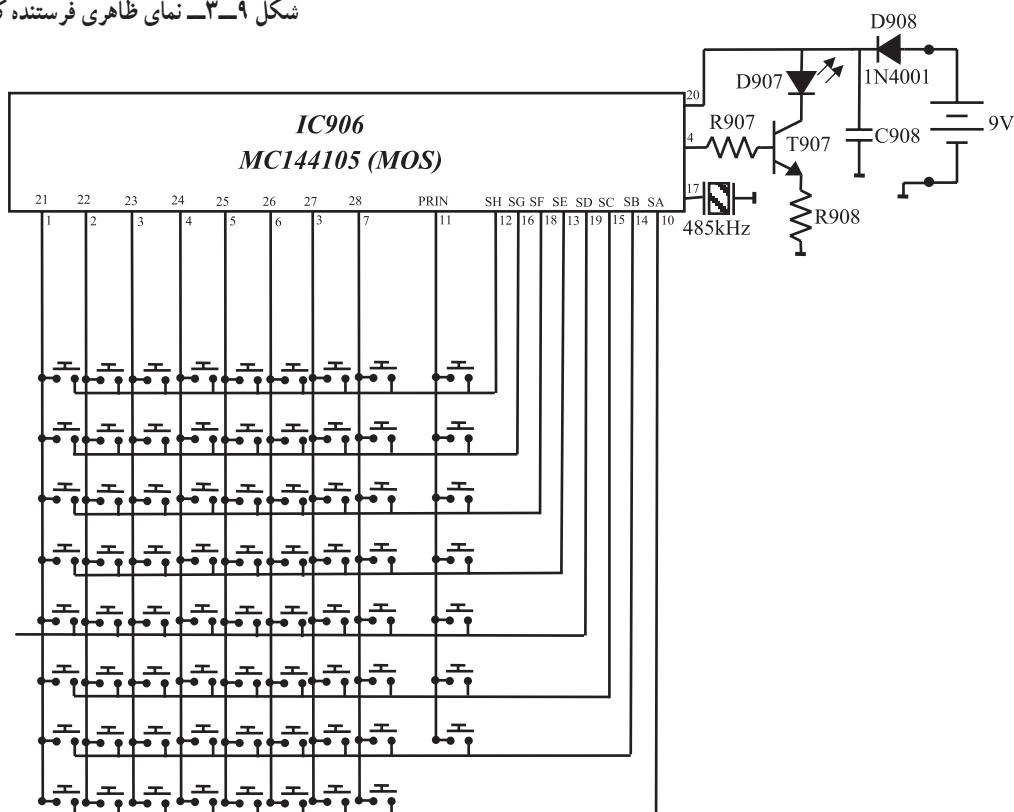

شکل ۳-۱۰ - الف - مدار داخلی فرستنده کنترل از راه دور

۱- TP = Tele Pilot




شکل ۱۳-۳-ب—برد مدار چاپی دستگاه کنترل از راه دور

آی‌سی به کار رفته در این مدار دارای شماره ۶۰۹ و شماره فنی MC144105 است. چون این آی‌سی از تکنولوژی CMOS برخوردار است، جریان بسیار ناچیزی را از منبع تغذیه دریافت می‌کند. آی‌سی در حالت عادی در وضعیت آماده به کار قرار دارد.

با فشار دادن هر کلید، آی‌سی فعال می‌شود و با آزاد کردن آن کلید، مجدداً به وضعیت آماده به کار برمی‌گردد.


۳-۵-۱ تغذیه آی‌سی: پایه شماره ۲۰، مثبت تغذیه و پایه شماره ۱۰، زمین است. ولتاژ +VDD برابر با ۹ ولت به پایه شماره ۲۰ وصل می‌شود. شکل ۳-۱۱ مدار تغذیه آی‌سی را نشان می‌دهد. ممکن است باتری ۹ ولتی تغذیه استباههاً به طور معکوس به دستگاه کنترل وصل شود. در این شرایط دیود حفاظت کننده D۹۰۸ از اعمال ولتاژ منفی به آی‌سی جلوگیری به عمل می‌آورد. خازن C۹۰۸ خازن صافی است.

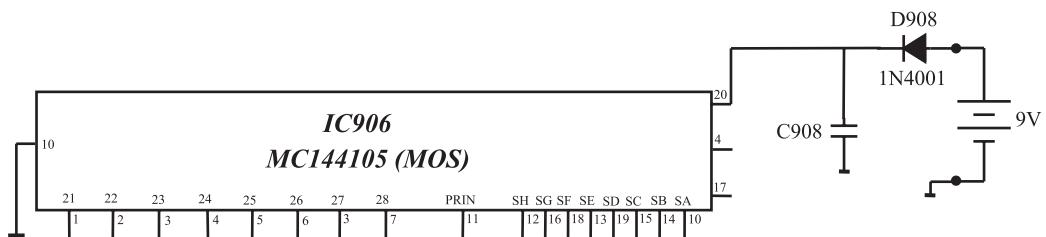

شکل ۳-۱۱-تغذیه آی‌سی


۳-۵-۲ اسیلاتور آی‌سی: اسیلاتور این فرستنده دارای فرکانس مینیمم 43° کیلوهرتز و فرکانس ماکزیمم 53° کیلوهرتز است. مدار رزونانس اسیلاتور شامل کریستال Q۹۰۶ با شماره فنی (CSB۴۸۵) است که به پایه شماره ۱۷ آی‌سی اتصال دارد. فرکانس کار کریستال 485 کیلوهرتز است.

شکل ۳-۱۲ پایه ۱۷ آی‌سی و کریستال مرتبط با آن را نشان می‌دهد.

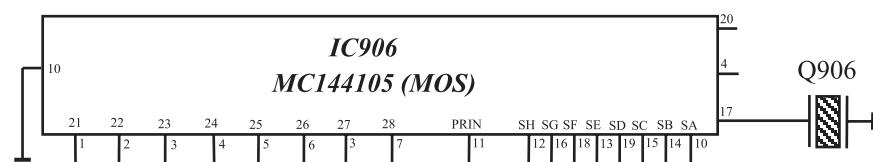

شکل ۳-۱۲—پایه ۱۷ و کریستال متصل به آن


۳-۵-۳- خروجی آی‌سی: پالس‌های کد شده ارسالی توسط آی‌سی، از پایه ۴ آن خارج می‌شود. این پالس‌ها پس از تقویت در ترانزیستور T975 به وسیله دیود فرستنده مادون قرمز D907 به سمت گیرنده ارسال می‌شود. شکل ۳-۱۳ خروجی آی‌سی و مدار مرتبط با آن را نشان می‌دهد.

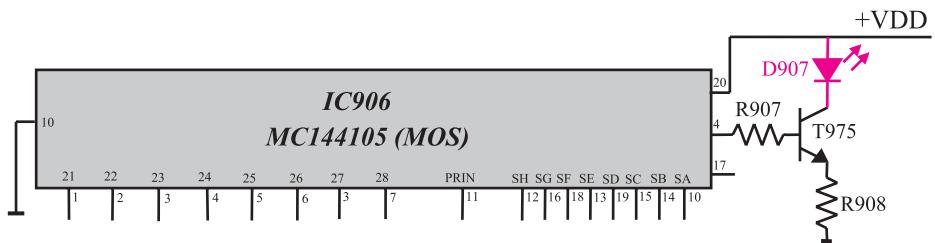


شکل ۳-۱۳- خروجی آی‌سی و قطعات مرتبط با آن

۳-۶- گیرنده مادون قرمز^۱ تلویزیون گروندیک
گیرنده مادون قرمز تلویزیون گروندیک آی‌سی شماره‌ی ۸۰۷۰ با شماره‌ی فنی آن IFMS۳۳۰۰ است.

شکل ۳-۱۴ نمای ظاهری یک نوع از این آی‌سی‌ها را نشان می‌دهد. مدار داخلی آی‌سی را در شکل ۳-۱۵ مشاهده می‌کنید.

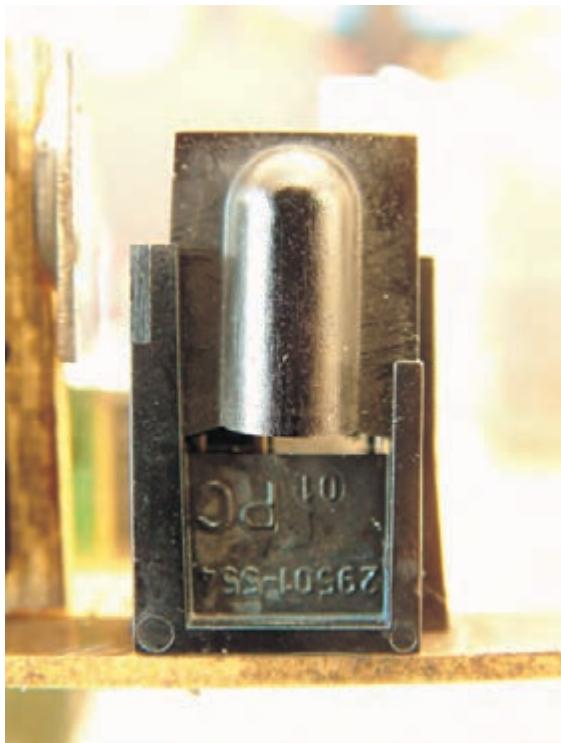


شکل ۳-۱۴- آی‌سی گیرنده مادون قرمز

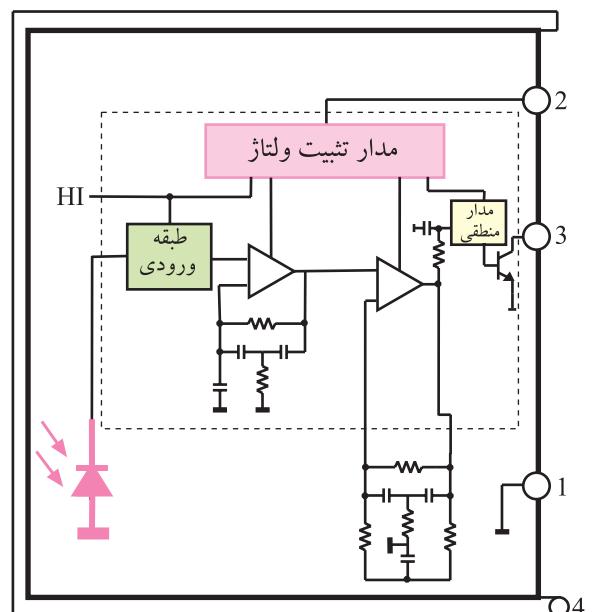

شکل ۳-۱۵- مدار داخلی آی‌سی

۱- IR = Infra Red مادون قرمز

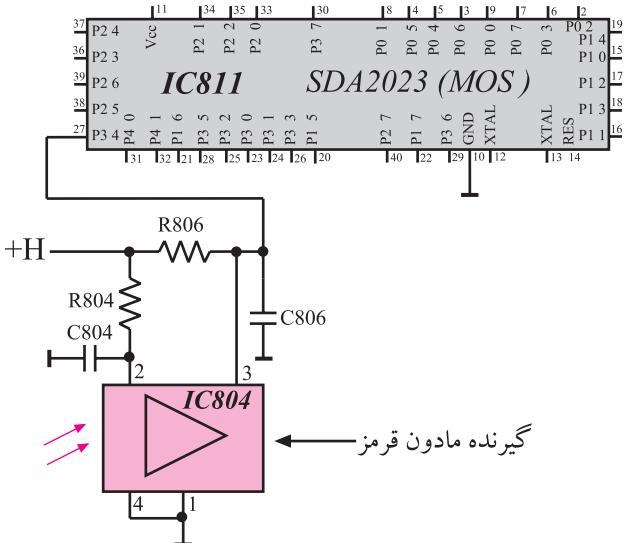

شکل ۳-۱۶- آی سی گیرنده مادون قرمز

فرکانس حامل این آی سی ۳۰ کیلوهرتز و دارای آشکارساز نوری با تقویت اولیه است. همچنین یک فیلتر داخلی برای فرکانس‌های PCM در آن پیش‌بینی شده است. فیلتر مادون قرمز موجود در آی سی در مقابل نورهای مزاحم محیط امنیت بالای دارد. تغذیه آی سی از ولتاژ H+ که پنج ولت است تأمین می‌شود. در داخل آی سی مدار ثابت ولتاژ جداگانه نیز وجود دارد. شکل ۳-۱۶ ۲۷ آی سی و ارتباط پایه خروجی آن را با پایه ۲۷ آی سی میکروکنترلر نشان می‌دهد.

۳-۷- کار عملی

مدت کل اجرا: ۱۵ ساعت

توجه: در این قسمت به بررسی دستگاه کنترل از راه دور تلویزیون گروندیک پرداخته‌ایم. در صورتی که دستگاه مدرن دیگری در اختیار دارید، با مراجعه به کاتالوگ و دستور کار دستگاه موردنظر، کارهای عملی را منطبق با آن‌ها انجام دهید.

۳-۷-۱- هدف کلی: بررسی عملکرد دستگاه فرستنده

و گیرنده کنترل از راه دور و نحوه عیب‌یابی آن.

۳-۷-۲- خلاصه آزمایش: ابتدا با طرز کار هریک از

کلیدهای کنترل از راه دور آشنا شده و عملکرد هر کلید را مورد بررسی قرار می‌دهید. سپس با ایجاد عیب، به نحوه عیب‌یابی دستگاه فرستنده و گیرنده کنترل از راه دور می‌پردازید.

۳-۷-۳- وسایل و تجهیزات مورد نیاز

■ اسیلوسکوپ (شکل ۳-۱۷)



شکل ۳-۱۷- اسیلوسکوپ



شکل ۳-۱۸- نمونه‌ای از پtern ژنراتور

■ پtern ژنراتور رنگی (شکل ۳-۱۸)

■ تلویزیون رنگی گروندیک

■ گستردگی تلویزیون رنگی (در صورت موجود بودن)

■ دستگاه کنترل از راه دور

■ نقشه تلویزیون رنگی



شکل ۳-۱۹- بک نمونه منبع تغذیه

■ منبع تغذیه (شکل ۳-۱۹)



شکل ۳-۲۰- مولتی متر

■ مولتی متر (شکل ۳-۲۰)

■ وسائل عمومی آزمایشگاه الکترونیک

۳-۷-۳- کار عملی شماره‌ی ۱: بررسی کار هریک

از کلیدهای کنترل از راه دور: در این مرحله ابتدا کار هریک از کلیدهای کنترل از راه دور توضیح داده می‌شود. لازم است با توجه به توضیحات مربوط به هر کلید عملکرد آن کلید را روی تلویزیون بررسی کنید.

زمان اجرا: ۲ ساعت

● شکل ۳-۲۱ دستگاه کنترل از راه دور تلویزیون گروندیک مدل TP621 و کلیدهای آن را نشان می‌دهد. این کنترل از راه دور شامل ۲۶ کلید کنترل کننده است. کلیدهای کنترل کننده در ۱۰ گروه تقسیم‌بندی شده‌اند که به بررسی و آزمایش هریک از کلید گروه‌ها می‌پردازیم.



شکل ۳-۲۱—کلیدهای کنترل از راه دور



شکل ۳-۲۲—کلیدهای گروه A

● کلیدهای گروه A: کلیدهای فشاری گروه A برای انتخاب کanal و یا کanal‌های مخصوص به کار می‌رود. در ضمن اگر تلویزیون در حال آماده به کار باشد با زدن هر کلید روی دستگاه کنترل از راه دور، حافظه مربوط به دستگاه تلویزیون روش می‌شود. این تلویزیون قابلیت دریافت کanal از ۱ تا ۹۹ را در دو باند VHF و UHF دارد. در ضمن کanal‌های مخصوص S1 تا S41 را نیز دریافت می‌کند. شکل ۳-۲۲ کلیدهای گروه A را نشان می‌دهد.



شکل ۳-۲۳—شماره‌ی کanal ۲۵

● تلویزیون را روشن کنید و کار هریک از کلیدهای گروه A را بررسی کنید.

● کلید گروه B: در گروه B فقط کلید

دارد که برای نشان دادن شماره‌ی حافظه، کanal یا کanal مخصوص به کار می‌رود. با فشار دادن این کلید مشخص می‌شود کدام کanal در حافظه ذخیره شده است. علامت C معرف کanal و علامت S معرف کanal مخصوص است. شکل ۳-۲۳ نشان می‌دهد کanal ۲۵ در حافظه ذخیره شده است.

این تلویزیون دارای ۴۹ تا ۴۹ حافظه برای برنامه‌های مختلف و یک حافظه AV مخصوص پخش سیگنال‌های Audio و Video است.



شکل ۳-۲۴—کلیدهای گروه D



شکل ۳-۲۵—کلیدهای گروه D روی دستگاه کنترل از راه دور



شکل ۳-۲۶—کلیدهای گروه G

- کار کلید C P/C را بررسی کنید.




قرار دارد. با فشار دادن این کلید، دستگاه کنترل از راه دور به دستگاه کنترل از راه دور برای ویدئو تبدیل می‌شود. به همین جهت این کلید در تلویزیون کاربرد ندارد.

- کلیدهای گروه D: این گروه شامل ۵ کلید است (شکل ۳-۲۴).



یکی بالا می‌رود یا پایین می‌آید.

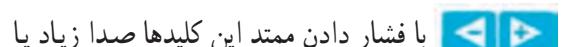

کم می‌شود.

با فشار دادن این کلید صدا و روشنایی و رنگ


تصویر به حالت نرمال که قبلاً در حافظه ذخیره شده بود، برمی‌گردد. همچنین از این کلید برای به حافظه سپردن نیز استفاده می‌شود. شکل ۳-۲۵ محل قرار گرفتن کلیدهای گروه D را روی دستگاه کنترل نشان می‌دهد.

- کار هریک از کلیدهای گروه D را آزمایش کنید.



است. فشار دادن کلید STOP همراه با کلید OK وضعیت مورد نظر را به حافظه می‌سپرد.

- کار کلید گروه E را بررسی کنید.

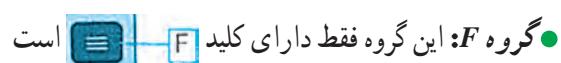

که برای روشن و خاموش کردن تله تکست به کار می‌رود.

- گروه G: کلیدهای این گروه شامل چهار کلید مطابق

شکل ۳-۲۶ می‌باشد.



شکل ۳-۲۷— کلیدهای گروه G روی دستگاه کنترل از راه دور



شکل ۳-۲۸— با فشردن P/C علامت C در کنار نشانگر روشن می‌شود.



شکل ۳-۲۹— کلیدهای گروه H و I و K

این کلیدها برای تنظیم تصویر به کار می‌روند. در شکل ۳-۲۷ محل قرار گرفتن این کلیدها روی دستگاه کنترل از راه دور نشان داده شده است.

● این کلید کنتراست سیاهی و سفیدی تصویر را تنظیم می‌کند.

④ این کلید رنگ تصویر را کم یا زیاد می‌کند.

✿ این کلید روشنایی صفحه تصویر را تنظیم می‌کند.

(TinT) این کلید برای تصحیح رنگ در سیستم NTSC است.

چنان‌چه هریک از کلیدهای گروه G فشرده شود یک نقطه چشمک‌زن در کنار واحد نمایش روشن می‌شود و به مدت ۴ ثانیه چشمک می‌زند. قبل از اتمام ۴ ثانیه، با فشار دادن ممتد کلیدهای

▶ و ◀ می‌توان تنظیم را روی تصویر انجام داد.

اگر بخواهید هریک از تنظیمات انجام شده را در حافظه ذخیره کنید کلید C/P/C را فشار می‌دهید. علامت C در کنار نشانگر ظاهر می‌شود (شکل ۳-۲۸). کلید STOP و OK را فشار داده، وضعیت جدید تصویر در حافظه ذخیره می‌شود.

● هریک از کلیدهای گروه G را تغییر دهید و با تنظیم جدید کنتراست سیاهی و سفیدی و رنگ و روشنایی تصویر، وضع جدید را در حافظه ذخیره کنید.

● گروه H: این گروه فقط دارای کلید (P) است که نشان دهنده ساعت هنگام دریافت تله‌تکست است.


● گروه I: شامل کلید (I) است. از این کلید برای قطع و وصل صدا استفاده می‌شود. با فشردن این کلید صدا قطع می‌شود. فشار مجدد این کلید صدا را وصل می‌کند.

● کار کلید گروه I را بررسی کنید.


● گروه K: این گروه فقط کلید (K) را دارد. از این کلید برای قراردادن تلویزیون در حالت آماده به کار استفاده می‌شود. با فشردن این کلید یک خط روی نشانگر ظاهر می‌شود و تلویزیون در حالت آماده به کار قرار می‌گیرد. در شکل ۳-۲۹ کلیدهای گروه H، I و K را روی کنترل از راه دور مشاهده می‌کنید.

● کار کلید آماده به کار را بررسی کنید.

مدت اجرا: ۱ ساعت

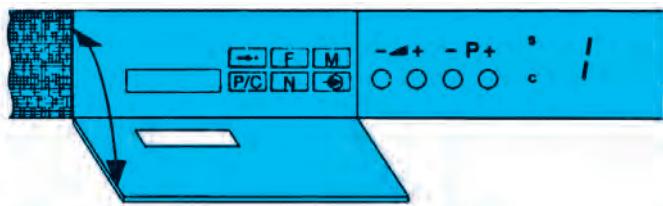

شکل ۳-۳۰- نشانگر عدد ۱ را نشان می دهد

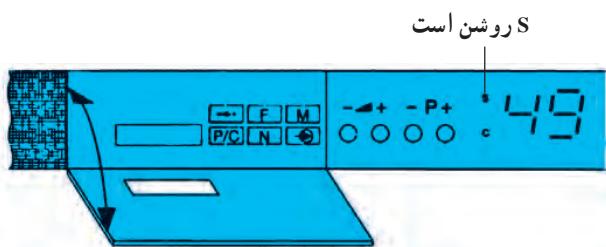

شکل ۳-۳۱- اگر S روشن باشد معرف کanal های مخصوص است.

مدت اجرا: ۴۰ دقیقه



شکل ۳-۳۲- صفحه کلید

۳-۷-۵- کار عملی شماره ۲: روش قرار دادن کanal در حافظه موردنظر: تلویزیون را روشن کنید. نشانگر تلویزیون عدد ۱ را که معرف حافظه ۱ است در محل آن، مطابق شکل ۳-۳۰ نشان می دهد.

اگر بخواهیم مثلاً کanal ۷ (برنامه شبکه ۱) را در این حافظه ذخیره کنیم، کلید P/C را فشار می دهیم تا علامت C در کnar نشانگر ظاهر شود. اگر بار دیگر کلید P/C را فشار دهیم علامت S ظاهر می شود که معرف کanal مخصوص است (شکل ۳-۳۱). در حالی که علامت C در کnar نشانگر وجود دارد و روشن است با فشار دادن کلید □ یا ▽ عدد ۰۷ را روی نشانگر ظاهر می کنیم.

با فشار دادن کلید M یا فشار دادن کلید STOP و OK برنامه کanal ۷ در حافظه ۱ ذخیره می شود.

- برنامه کanal ۹ (شبکه ۲) را در حافظه ۲ ذخیره کنید.
- برنامه شبکه استانی را در یک حافظه مثلاً حافظه ۵ ذخیره کنید.

۳-۷-۶- کار عملی شماره ۳: بررسی کار کلیدهای صفحه کلید

● صفحه کلید که در جلوی تلویزیون قرار دارد دارای ۱۰ کلید است. شکل ۳-۳۲ صفحه کلید را نشان می دهد.
→ کلید فشاری جهت جستجوی اتوماتیک کanal برنامه دار

F کلید فشاری برای تنظیم دقیق

M کلید فشاری برای ورود اطلاعات به حافظه

- کلید فشاری برای تنظیم صدا

P+ - کلید فشاری برای زیاد و کم کردن شماره کanal

→ کلید فشاری برای اختصاص دادن حافظه به برنامه ای

که از سوکت اسکارت به دستگاه وصل می شود.

N کلید فشاری برای نمایش سیستم تلویزیون مانند CC

یا CA یا no یا n

p/c کلید فشاری برای نشان دادن شماره حافظه، کanal یا

کanal مخصوص

اگر کanal برنامه‌دار معلوم نباشد از روش جستجوی
اتوماتیک استفاده می‌شود.

- تلویزیون را روشن کنید و با فشاردادن $P+$ ، حافظه‌ای
(مثلاً حافظه شماره‌ی ۲) را انتخاب کنید.

- کلید P/C را فشار دهید تا علامت C در کنار نشانگر
ظاهر شود.

کلید \square را فشار دهید، با فشاردادن $P+$ یا $P-$ شماره
کanal به طور اتوماتیک تغییر می‌کند و تلویزیون به دنبال کanal
می‌گردد و بر روی اولین کanal برنامه‌دار می‌ایستد.

- با فشاردادن $P-$ به دفعات مورد نیاز کanal مورد نظر
را (مثلاً کanal ۹) پیدا کنید.

کلید M را فشار دهید، کanal مورد نظر (۹) در حافظه
شماره‌ی ۲ ذخیره می‌شود.

- با جستجوی اتوماتیک کanal، شبکه استانی را در حافظه
شماره‌ی ۵ ذخیره کنید.

۳-۷-۷- کار عملی شماره ۴: تنظیم دقیق کanal:
در مواردی که کanalی دریافت می‌شود و برای کanal تنظیم دقیق' لازم است به این صورت عمل کنید.

- کلید P/C را فشار دهید تا علامت C روشن شود.
- کلید F را فشار دهید.

با فشار ممتد کلیدهای $P+$ یا $P-$ تنظیم دلخواه صوت
و تصویر را به دست آورید.


کلید M را فشار دهید تا کanal با تنظیم دلخواه در حافظه
موردنظر ذخیره شود. شکل ۳-۳۳ محل قرارگرفتن کلیدهای
P/C و F و M را مشاهد کنید.

کanalی را انتخاب کنید و آن را در حافظه‌ای ذخیره
کنید. سپس عمل تنظیم دقیق را انجام دهید.

۳-۷-۸- کار عملی شماره ۵ : محدودنمودن
برنامه از ۴۹ به ۱۰: اگر کلید M را در حالت فشرده نگه دارید و
تلویزیون را روشن کنید تعداد برنامه‌ها محدود می‌شود. در این
حالت حافظه‌های دو رقمی حذف و کار با تلویزیون راحت‌تر
می‌شود. به عبارت دیگر نشانگر به صورت یک رقمی عمل می‌کند
(شکل ۳-۳۴).

مدت اجرا: ۵٪ ساعت


کلیدهای P/C، F و M

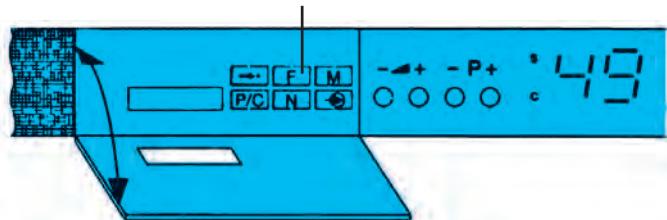

شکل ۳-۳۳- محل کلیدهای P/C، F و M


مدت اجرا: ۱۰ دقیقه

برای بازگرداندن نشانگر به حالت دورقمی تلویزیون را خاموش می‌کنیم و کلید M را فشرده نگاه می‌داریم و بار دیگر تلویزیون را روشن می‌کنیم. این عمل را تمرین کنید.

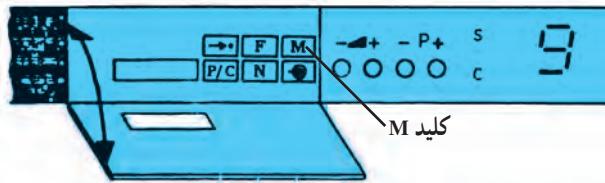


شکل ۳۴-۳۴- با فشردن کلید M نشانگر یک رقمی می‌شود.

مدت اجرا: ۱۰ دقیقه

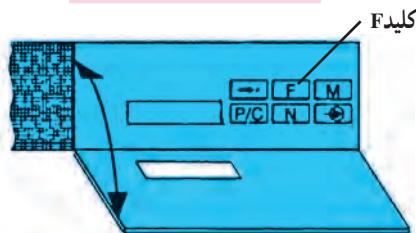


شکل ۳۵-۳۵- محل کلید F

مدت اجرا: ۱۰ دقیقه

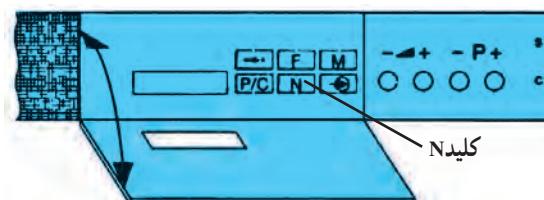

شکل ۳۶-۳۶- محل کلید N

مدت اجرا: ۱۰ دقیقه

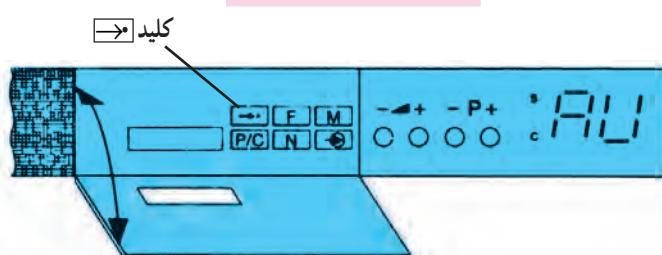

شکل ۳۷-۳۷- محل کلید AV و روشن شدن تلویزیون روی AV

۳-۷-۹- کار عملی شماره ۶ : بازگرداندن

تنظیمات به حالت اولیه تنظیم در کارخانه
● اگر کلید F را فشرده نگاه داریم و تلویزیون را روشن کنیم مقادیر رنگ، روشنایی، کنترast سیاهی و سفیدی و حجم صدا به حالت اولیه کارخانه برمی‌گردد.

شکل ۳۵-۳۵- محل کلید F را نشان می‌دهد. این عمل را تمرین کنید.

۳-۷-۱۰- کار عملی شماره ۷: تعیین NORM

تلویزیون

● اگر کلید N را فشرده نگاه داریم و تلویزیون را روشن کنیم در این صورت می‌توان NORM تلویزیون را به وسیله کلید P+ - تغییر داد. مثلاً CC یا CA که برای کانال‌های تلویزیون ایران باید روی CC باشد. در صورتی که روی CA باشد هیچ کانالی دریافت نمی‌شود، بعد از تغییر NORM و ظاهرشدن علامت CC روی نشانگر باید کلید M را فشار دهید تا کانال مورد نظر به حافظه سپرده شود. شکل ۳۶-۳۶- محل کلید N را نشان می‌دهد.

۳-۷-۱۱- کار عملی شماره ۸: روشن کردن


تلویزیون روی برنامه AV: اگر کلید AV را در حالت فشرده نگاه داریم و تلویزیون را روشن کنیم (شکل ۳-۳۷) تلویزیون روی برنامه AV روشن می‌شود. برای برگرداندن تلویزیون به هنگام روشن شدن روی حافظه ۱ باید یک بار دیگر این عمل را تکرار کنید. این وضعیت را آزمایش کنید.

زمان اجرا: ۱۰ دقیقه

۱۲-۳-۷- کار عملی شماره‌ی ۹: آماده‌سازی حافظه


برای برنامه‌ریزی با دستگاه مخصوص: اگر کلید P/C را فشرده نگاه داریم و تلویزیون را روشن کنیم، علامت HP بر روی نشانگر ظاهر می‌شود. این علامت بعد از چند دقیقه ناپدید می‌شود. در حالت HP تلویزیون هیچ فرمانی را دریافت نمی‌کند. در این حالت می‌توان میکروکنترلر را با دستگاه مخصوص برنامه‌ریزی نمود. عمل ظاهر کردن HP را تمرین کنید.

مدت اجرا: ۱ ساعت

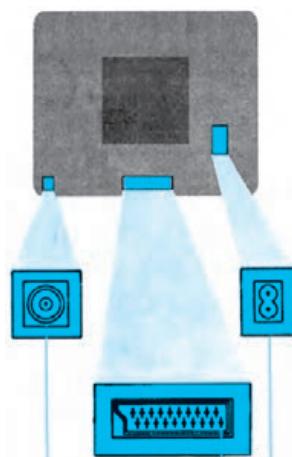

شکل ۳-۳۸- محل قرارگرفتن سوکت اسکارت

پایه ۱ خروجی صدا

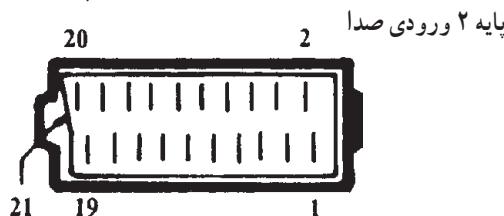

شکل ۳-۳۹- پایه‌های سوکت اسکارت


۱۳-۳-۷- کار عملی شماره‌ی ۱۰: مشخصات

پین‌های سوکت اسکارت: شکل ۳-۳۸ محل قرارگرفتن سوکت اسکارت را در پشت تلویزیون نشان می‌دهد. به‌وسیله سوکت اسکارت می‌توان به قابلیت‌های خاص دست یافت. شکل ۳-۳۹ شماره پایه‌های سوکت اسکارت را نشان می‌دهد. عملکرد پایه‌های سوکت اسکارت به این شرح است:

- ۱- خروجی صدا R.H.
- ۲- ورودی صدا R.H.
- ۳- خروجی صدا L.H.
- ۴- اتصال بدن سبز
- ۵- اتصال بدن آبی
- ۶- ورودی صدا L.H.
- ۷- ورودی آبی RGB
- ۸- ولتاژ سوئیچینگ
- ۹- اتصال بدن سبز
- ۱۰-
- ۱۱- ورودی سبز RGB
- ۱۲-
- ۱۳- اتصال بدن قرمز
- ۱۴-
- ۱۵- ورودی قرمز RGB
- ۱۶- ولتاژ سوئیچینگ RGB
- ۱۷- اتصال بدن ویدئو



شکل ۳-۴۰- پایه‌های سوکت اسکارت

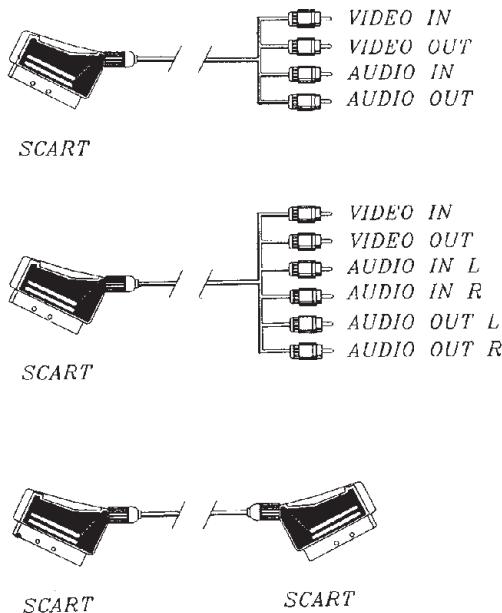

شکل ۳-۴۱- چند نوع رابط اسکارت

زمان اجرا: ۱ ساعت

۱۸- اتصال بدنه و لتاژ سوئیچینگ RGB

۱۹- خروجی ویدئو

۲۰- ورودی ویدئو

۲۱- اتصال بدنه / صفحه

شکل ۳-۴۰- پایه‌ها و محل قرارگرفتن سوکت اسکارت را نشان می‌دهد. با استفاده از سوکت اسکارت می‌توان در ویدئوهای که امکان ضبط ویدئو به ویدئو را دارند، برنامه‌های تلویزیون را ضبط کرد. برای این منظور تلویزیون را روی کانال موردنظر روشن می‌کنیم و خروجی صدا و تصویر سوکت اسکارت را به ورودی صدا و تصویر ویدئو وصل می‌کنیم و عمل ضبط را انجام می‌دهیم. اگر بخواهیم می‌توانیم دستگاهی مانند کامپیوتر را که دارای خروجی R و G است به تلویزیون وصل کنیم و تلویزیون را به عنوان مانیتور به کار ببریم در این حالت باید R، G، B دستگاه به ورودی‌های مربوطه در سوکت اسکارت وصل شود و به پین شماره‌ی ۱۶ و لتاژ ۵ + ولت داده شود. مدامی که پین شماره ۱۶ و لتاژی برابر با ۵ + ولت دارد تلویزیون از آتن برنامه دریافت نمی‌کند. برای استفاده از سوکت اسکارت باید از رابط مخصوص آن استفاده شود. شکل ۳-۴۱ چند نوع رابط اسکارت را نشان می‌دهد. در صورت وجود امکانات عملکرد پایه‌های سوکت اسکارت را آزمایش کنید.

۱۴- ۳-۷- کار عملی شماره‌ی ۱۱: نقشه خوانی و

شناسایی قطعات: با توجه به دستگاه کنترل از راه دور و شاسی تلویزیون گروندیک جای قطعات جدول ۳-۱ را شناسایی کنید. شماره هر قطعه و شماره فنی آن را از روی نقشه به دست آورید و در جدول بنویسید.

جدول ۳-۱

شماره ردیف	شماره فنی قطعه	نام قطعه مورد نظر	شماره قطعه روی نقشه
۱		باتری تغذیه کنترل از راه دور	
۲		دیود محافظ تغذیه آی‌سی فرستنده	
۳		آی‌سی فرستنده مادون قرمز	
۴		کریستال اسیلانتور فرستنده	
۵		ترانزیستور تقویت فرستنده	
۶		دیود فرستنده IR	
۷		آی‌سی گیرنده IR	

مدت اجرا: ۳۰ دقیقه

۱۵-۳-۷- کار عملی شماره ۱۲: اندازه‌گیری


ولتاژ تغذیه فرستنده کنترل از راه دور

- باتری دستگاه کنترل از راه دور را از جای خود خارج کنید و ولتاژ آن را اندازه بگیرید.

$$V = \text{volt}$$

قاب پشت دستگاه فرستنده کنترل از راه دور را با احتیاط از جای خود درآورید و باتری را در جای خود قرار دهید.

- مطابق شکل ۳-۴۲ ولت‌متر را به پایه ۲۰ و ۱ (زمین) وصل کنید و ولتاژ تغذیه آی‌سی فرستنده کنترل از راه دور را اندازه بگیرید.

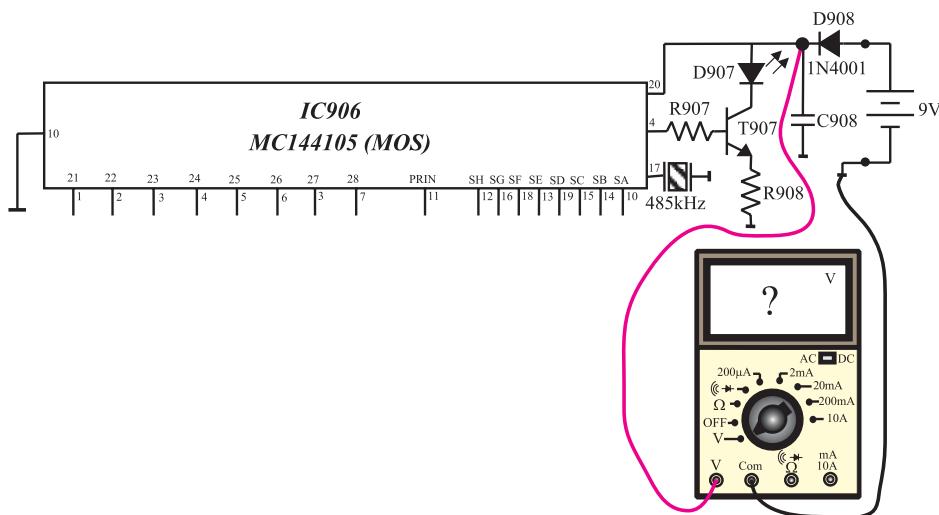

شکل ۳-۴۲- اتصال ولت‌متر به پایه ۲۰

$$\text{ولتاژ تغذیه آی‌سی} = \text{volt}$$


۱۶-۳-۷- کار عملی شماره ۱۳: بررسی

سیگنال‌های فرستنده کنترل از راه دور


- قاب پشت کنترل از راه دور را از جای خود خارج کنید.

● باتری را در جای خود قرار دهید.

- مطابق شکل ۳-۴۳ اسیلوسکوپ را به بیس ترانزیستور T975 وصل کنید.

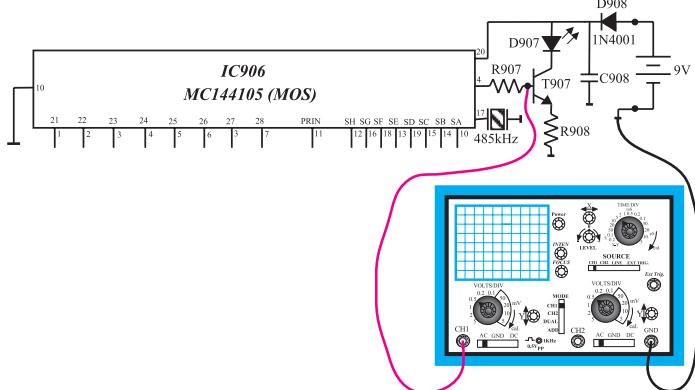

شکل ۳-۴۳- اتصال اسکوپ به بیس

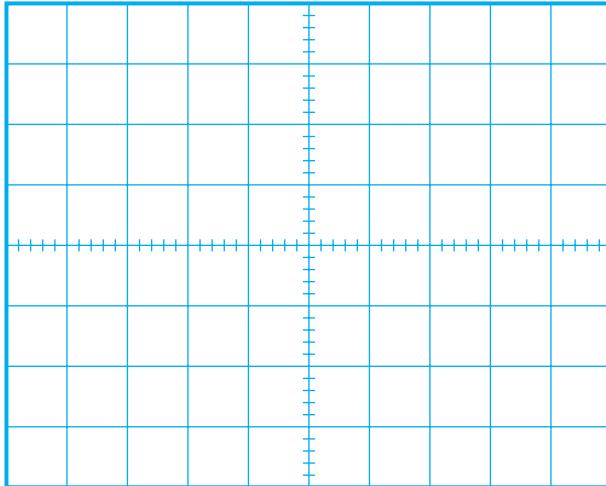

شکل ۳-۴۴- شکل موج بیس T۹۷۵

- با فشاردادن یکی از دکمه‌های کنترل از راه دور و با تنظیم کلید سلکتور Time div Volt div اسیلوسکوپ، شکل موج بیس ترانزیستور T۹۷۵ را مشاهده کنید و شکل موج را با مقیاس مناسب در شکل ۳-۴۴ رسم کنید. دامنه، پریود و فرکانس موج را اندازه بگیرید.

$$\text{دامنه ولتاژ} = \text{volt}$$

$$\text{پریود } T = \text{s}$$

$$\text{فرکانس } f = \text{Hz}$$

زمان اجرا: ۲ ساعت



شکل ۳-۴۵- برد کنترل از راه دور و محل قرارگیرقتن باتری

$$\text{ولت} = \text{کمترین ولتاژ که فرمان اجرا می‌شود.}$$

- کار عملی شماره‌ی ۱۴: ایجاد عیب در فرستنده کنترل از راه دور
- تلویزیون را روشن کنید و آن را روی کanal با برنامه تنظیم کنید.

- با تری کنترل از راه دور را از جای آن خارج کنید (شکل ۳-۴۵).

- منبع تغذیه را تنظیم کنید و آن را به ترمینال‌های مثبت و منفی جای باتری کنترل وصل کنید.

- فرمانی را صادر و اجرای آن را روی تلویزیون ملاحظه کنید. اکنون مقدار ولتاژ منبع تغذیه را به تدریج کم کنید و با اجرای فرمان بررسی کنید از چه ولتاژی کمتر، فرمان به درستی اجرا نمی‌شود، یا اصلاً فرمان اجرا نمی‌شود. ولتاژها را یادداشت کنید.

- نتیجه آزمایش را بنویسید.

نتیجه:

پاسخ:


- اگر کنترل از راه دور کار نمی‌کند ابتدا باید باتری آن را آزمایش کنیم.
آیا صرفاً اندازه‌گیری ولتاژ یک باتری می‌تواند سالم بودن باتری را تعیین کند یا خیر؟

- قاب پشت کنترل را از جای خود درآورید (شکل ۳-۴۶).



شکل ۳-۴۶— نحوه باز کردن قاب پشت کنترل از راه دور

- یک پایه مقاومت R_{907} را از فیبر مدار چاپی جدا کنید. شکل ۳-۴۷ مقاومت R_{907} را در نقشه مدار تلویزیون نشان می‌دهد.

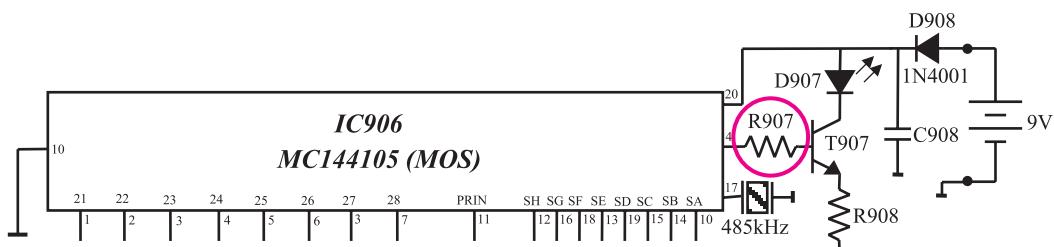

شکل ۳-۴۷— پایه مقاومت R_{907} که باید قطع شود

پاسخ:

- باتری را در جای خود قرار دهید. کلیدی از کنترل‌های دستگاه را فشار دهید. آیا فرمان صادر شده اجرا می‌شود؟ علت را توضیح دهید.

بررسی معایب دیگر:

- چه معایب دیگری ممکن است سبب شود کنترل از راه دور کار نکند؟ معایب را بررسی کنید.
- مقاومت R_{907} را به مدار وصل کنید.
- دستگاه کنترل از راه دور را آزمایش کنید.

زمان اجرا: ۲ ساعت

۱۸-۷-۳- کار عملی شماره‌ی ۱۵: بررسی صحت

کار فرستنده کنترل از راه دور
● تلویزیون را روشن کنید و آن را روی کانال با برنامه‌ای تنظیم کنید.

● به وسیله کنترل از راه دور فرمانی صادر کنید و اجرای فرمان را روی تلویزیون مشاهده کنید. به این ترتیب به صحت کار فرستنده کنترل از راه دور بی می‌برید.

● رادیویی را روی باند MW و فرکانس حدود ۴۸۵ کیلوهرتز تنظیم کنید.

● مطابق شکل ۳-۴۸ یکی از دکمه‌های کنترل از راه دور را فشرده نگهدارید و آن را تزدیک رادیو به سمت آتن آن بگیرید.

● با تغییر مدار هماهنگی، رادیو را دقیقاً روی فرکانس کنترل از راه دور تنظیم کنید. باید صدایی به گوش برسد که قطع و وصل می‌شود، در این حالت، کنترل از راه دور سالم است.

● هر یک از دکمه‌های کنترل از راه دور را به ترتیب فشار دهید و با شنیدن صدای منقطع از رادیو بر صحت کار هر دکمه اطمینان حاصل کنید. اگر از رادیو صدای ممتد شنیده شود یا اصلاً صدایی شنیده نشود کنترل معیوب است.



شکل ۳-۴۸- تست کنترل از راه دور توسط رادیو

باید توجه کرد این آزمایش در مواردی انجام می‌شود که تلویزیون در دسترس نباشد یا نسبت به صحت کار گیرنده مادون قرمز تلویزیون اطمینان نداشته باشیم. در این صورت با اجرای این آزمایش صحت کار فرستنده کنترل از راه دور بررسی می‌شود.

نتایج:

● نتایج بدست آمده از آزمایش را بطور خلاصه بنویسید.

۱۶-۳-۷-۱۹- کار عملی شماره ۱۶: بررسی گیرنده

مادون قرمز

● تلویزیون را روشن کنید و آن را روی کانال با برنامه‌ای

تنظیم کنید.

● اسیلوسکوپ را مطابق شکل ۳-۴۹ به پایه شماره ۳

آئی سی گیرنده IR وصل کنید.

● یکی از کلیدهای کنترل از راه دور را فشرده نگهدارید و

با تنظیم کلید سلکتور Time div و $\frac{V}{div}$ اسیلوسکوپ، شکل موج

پایه ۳ را مشاهده کنید. سپس موج را با مقیاس مناسب در شکل

۳-۵ رسم کنید. دامنه، پریود و فرکانس موج را اندازه بگیرید.

● تلویزیون را خاموش کنید.


● یک پایه مقاومت $R_{804} = 4\text{k}\Omega$ را از فیبر مدار چاپی جدا

کنید. شکل ۳-۵۱ مقاومت $R_{804} = 4\text{k}\Omega$ را در مدار آئی سی ۸۰۴ نشان

می‌دهد. در این حالت تغذیه $IC_{804} = 4\text{V}$ قطع شده است و مشابه



حالی است که این آئی سی معیوب می‌شود.

شکل ۳-۴۹- اتصال اسکوپ به پایه شماره ۳

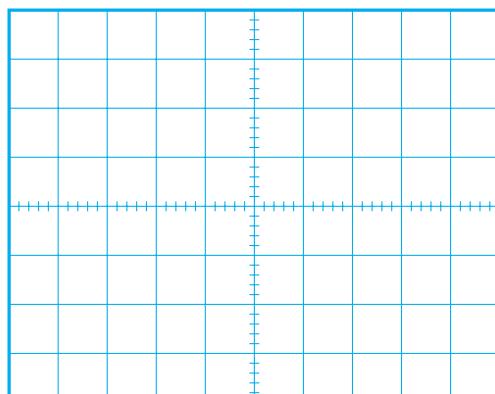

شکل ۳-۵۰- شکل موج پایه ۳

دامنه	=	volt
پریود T	=	s
فرکانس f	=	Hz

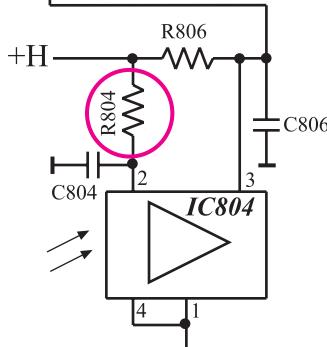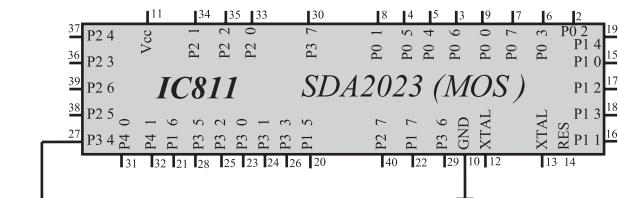

شکل ۳-۵۱- پایه ۳- پایه $R_{804} = 4\text{k}\Omega$ که باید قطع شود

- تلویزیون را روشن کنید و آن را روی کانال با برنامه تنظیم کنید. آیا تنظیم به وسیله کنترل از راه دور انجام می‌شود یا باید به وسیله صفحه کلید این تنظیم را انجام داد؟

پاسخ:


- فرمانی را به وسیله کنترل از راه دور صادر کنید. آیا فرمان اجرا می‌شود یا خیر؟ علت را بررسی و یادداشت کنید.

پاسخ:

- نتایج بدست آمده از آزمایش را به طور خلاصه بنویسید.

نتایج:

- پایه مقاومت $4\text{ k}\Omega$ را به مدار وصل کنید.
- دستگاه کنترل از راه دور را آزمایش کنید.

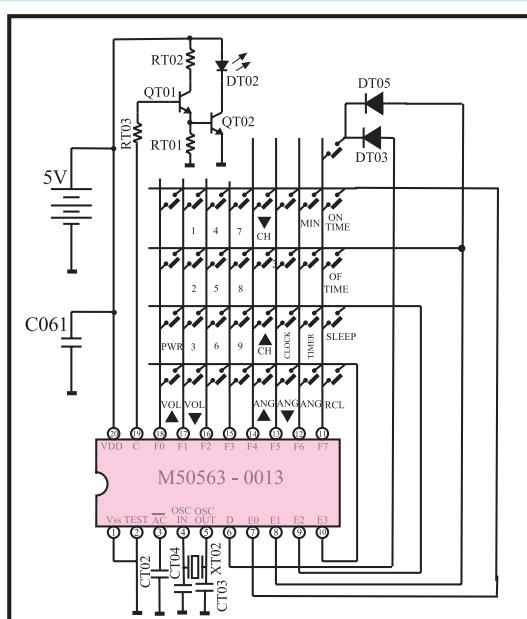

شکل ۳-۵۲- یک نمونه دیگر از مدار فرستنده کنترل از راه دور

۳-۸- خودآزمایی

- در صورت داشتن وقت اضافی مدار شکل ۳-۵۲ را که مربوط به فرستنده کنترل از راه دور نمونه دیگری از تلویزیون رنگی است بررسی کنید و به سؤالهایی که در ادامه می‌آید پاسخ دهید.

۲- کریستال اسیلاتور فرستنده به کدام یک از پایه‌های آی‌سی اتصال دارد؟

پاسخ:

۳- وظیفه ترانزیستورهای QT^1 و QT^2 در مدار چیست؟ توضیح دهید.

توضیح:

۴- دیود فرستنده امواج مادون قرمز کدام است؟


پاسخ:

۵- ماتریس صفحه کلید چند در چند بوده و صفحه کلید مجموعاً دارای چند کلید است؟

پاسخ:


آزمون پایانی (۳)

- ۱- بلوک دیاگرام فرستنده ماوراء صوت را برای اعمال کنترلی رسم کنید.
- ۲- بلوک دیاگرام گیرنده مادون قرمز را رسم کنید و در مورد عملکرد هر بلوک توضیح دهید.
- ۳- با توجه به شکل ۳-۵۳ به سوال‌ها پاسخ دهید.

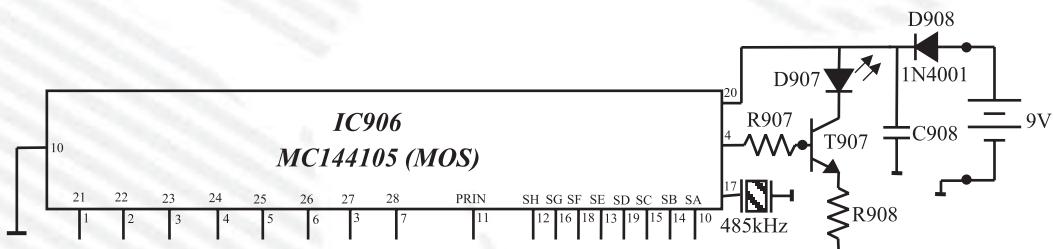

شکل ۳-۵۳

- الف - اگر باتری با قطب نادرست به دستگاه وصل شود کدام قطعه از آسیب‌دیدن مدار جلوگیری می‌کند؟
- ب - دیود فرستنده امواج مادون قرمز کدام است؟
- ج - وظیفه ترانزیستور T907 را شرح دهید.
- ۴- آی‌سی فرستنده امواج IR، آی‌سی می‌باشد و ولتاژ تغذیه آن ولت است.
- ۵- شکل موج خروجی آی‌سی گیرنده مادون قرمز را رسم کنید. موج‌های خروجی این آی‌سی به کدام پایه آی‌سی میکروکنترل اعمال می‌شود؟
- ۶- نام بخش شماره‌ی ۱۷ در شکل ۳-۵۴ چیست؟ چهار قابلیت این بخش را بنویسید.

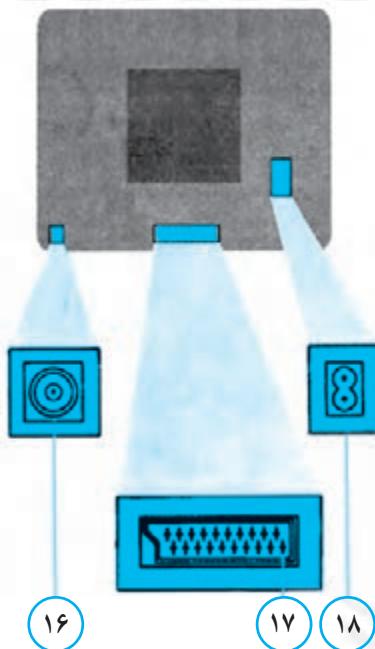


شکل ۳-۵۴




- ۷ - چگونه کانالی را در یک حافظه ذخیره می‌کیم و سپس تنظیم دقیق را انجام می‌دهیم؟ شرح دهید.
- ۸ - اگر کلید M را از روی صفحه کلید فشرده نگاه داریم و تلویزیون را روشن کنیم چه عملی انجام می‌شود؟
- ۹ - برنامه از ۴۹ به ۹ محدود می‌شود.
- ۱۰ - تنظیمات به حالت اولیه بر می‌گردد.
- ۱۱ - تلویزیون روی AV روشن می‌شود.
- ۱۲ - NORM تلویزیون تعیین می‌شود.

پاسخ پیش آزمون ۱

-۱

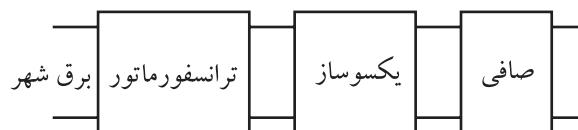

-۲

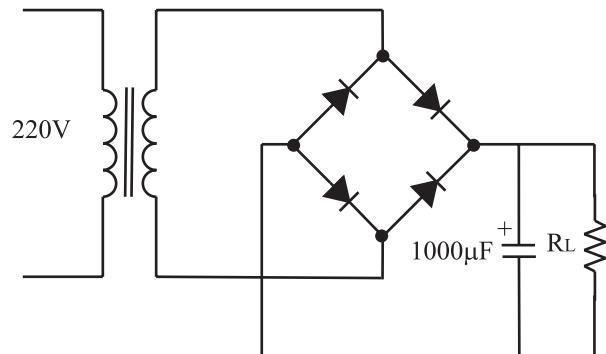

۳- سه عامل سبب تغییر ولتاژ خروجی منبع تغذیه می شود.

الف - تغییرات ولتاژ برق شهر

ج - ضربان های بعد از حافظن صافی


۴- پاسخ صحیح ۳

۵- پاسخ صحیح ۲

۶- پاسخ صحیح ۴

۷- در توان تلفاتی زیاد

-۸

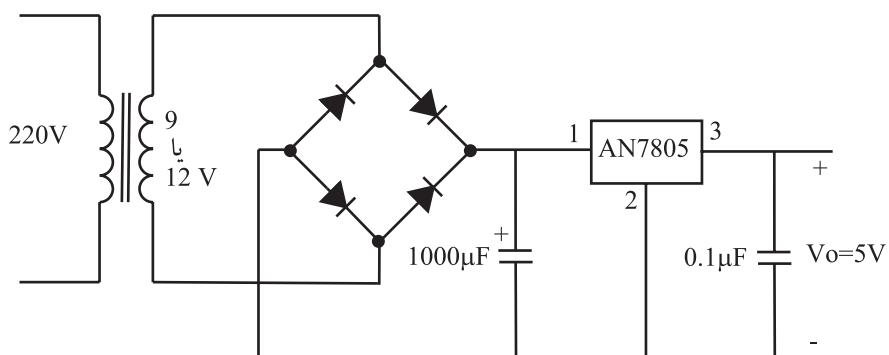

۹- یکسوساز - صافی - مولدپالس - ترانزیستور کلید - ترانس

۱۰- راندمان بالاتر - اجزای مدار کوچک تر


پاسخ پیش آزمون ۲

-۱

$$X = \overline{AB} + \overline{BC} = \overline{A} + \overline{B} + \overline{B} + \overline{C} = \overline{A} + \overline{B} + \overline{C} = \overline{ABC}$$

۴- پاسخ صحیح

$$\overline{Q} = 1 \quad Q = 0$$

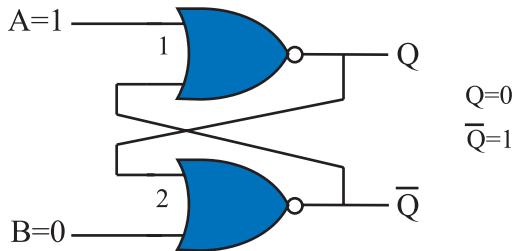

۴- به ۰ یا ۱ یک بیت باینری گویند. ۸ بیت یک بایت نام دارد.

۵- یک حافظه موقتی برای نگهداری اطلاعات است و می‌توان به هر سلول حافظه در هر محل تصادفی دست یافت.


۶- پاسخ صحیح

۷- دو طریق، کنترل از راه دور و صفحه کلید

SDA2023 - ۸۱۱ - ۸

E²PROM (SDA2526) IC847 - ۹

-۱۰

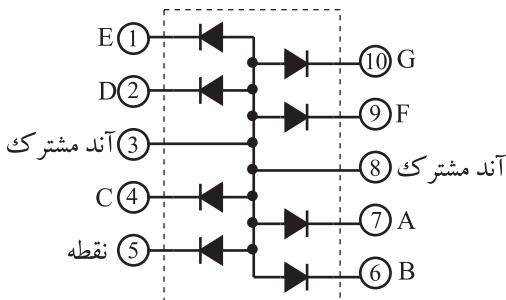

پاسخ پیش آزمون ۳

۱- الف - کنترل حجم صدا

ج - کنترل کنترast رنگ

۲- پاسخ صحیح

۳- پاسخ صحیح

۴- با فشاردادن این کلید حجم صدا کم می‌شود.

+H = ۵ ولت

۶- سه روش، بدون مدولاسیون، با مدولاسیون FM، با مدولاسیون PCM

۷- پاسخ صحیح

۸- گیرنده - ۳°

لغت نامه انگلیسی به فارسی

لغت

اختصار

معنی

A

Automatic degaussing	ADG	از حالت مغناطیس در آوردن خودکار دروازه منطقی (و)
AND gate		
Asynchron		ناهمزان
Audio	Au	صوتی - شنوابی

B

Beam Current Limit	SB	محدود کننده جریان اشعه
		معادل آلمانی این کلمات Strahlstrom begren Zung است.
Binary digit	bit	عدد دو دوئی (به هر ° و ۱ یک بیت گویند)
Byte	Byte	به هر ۸ بیت یک بایت گویند
Brightness		روشنایی

C

Carrier		حامل
Central Processing Unit	CPU	واحد پردازش مرکزی
Clear	cl یا cr	پاک کردن
Chassis		شاسی
Channel	ch	کanal
Clock	ck	ساعت
Clock Pulse	CP	پالس ساعت
Chip Select	CS	تراشه گزین - انتخاب کننده تراشه
Common Anode		آند مشترک
Compact Universal Chassis	CUC	شاسی عمومی متراکم
Contrast		مغایرت با عوامل مجاور - تمایز (در تلویزیون نسبت سیاهی به سفیدی)
Counter		شمارنده - شمارش گر

D

Data		داده ها
Decimal		اعشاری - دهدھی
Degaussing		از حالت مغناطیس در آوردن

Delay		تأخير - توقف
Display Unit		واحد نمایش
Duty Cycle		سیکل وظیفه - زمان دوام سیکل
Dynamic		دینامیکی

E

Erase		پاک کردن
Erasable Programmable Read Only Memory	EPROM	حافظه فقط خواندنی قابل برنامه ریزی پاک کردنی
Electrical Erasable PROM	EEPROM	محدد کننده جریان اشعه
Enable	En	حافظه PROM قابل پاک کردن الکتریکی

قادر ساختن

F

Federal Communication Committee	FCC	اجمن ارتباطات دولت متحده
Feedback		تغذیه برگشتی - بازخورد
Feed through		عبور تغذیه - تغذیه داخل - خازنی که در خط تغذیه قرار می گیرد
Fine Tuning	FT	تنظیم دقیق
Fly back	Fb	برگشتی
Flip Flop	FF	ناپایدار - در نوسان زیاد (نوعی واحد حافظه است)
Forward		پیشرو - موافق - مستقیم
Free running		خود چرخان - دارای نوسان آزاد
Frequency Modulation	FM	مدولاسیون فرکانس
Frequency divider		تقسیم کننده فرکانس

G

Gate		دوازه
Giga		این کلمه به صورت پیشوند به کار می رود و ضریب 10^9 را بیان می کند.

H

High	H	بلند - زیاد
High Voltage	HV	ولتاژ زیاد
Horizontal	H	افقی

I

Inductor		بوین القاء – القاء کننده
Infra Red	IR	مادون قرمز
Intermediate Frequency	IF	فرکانس میانی
International	I	بین المللی
International Electro Technical Committee	IEC	انجمن بین المللی صنعت الکترونیکی یا برق
International Radio Consultive Committee	CCIR	انجمن مشورتی بین المللی رادیو

K

Key board		صفحه کلید
-----------	--	-----------

L

Light Emitting diode	LED	دیود انتشار دهنده نور
Load	L	بار
Low	L	پایین

M

Master		اصلی – ارباب
Master Slave	MS	ارباب – برده (نوعی فلیپ فلاپ است که به همان نام MS خوانده می شود)
Mega	M	پیش‌وندی که معرف عدد یک میلیون (10^6) است :
Memory		حافظه
Memory Enable	ME	تواناساز حافظه
Metal Oxide Semiconductor Field Effect	(MOS FET)	ترانزیستور اثر میدان با نیمه‌هادی اکسید فلز
Transistor		ریزکنترل کننده
Micro Controller		آگاهی دهنده – هشدار دهنده (انواع وسایل نمایش سیگنال‌های الکترونیکی مانند صفحه نمایش تصویر – اهم متر – هشدار دهنده صوتی)
Monitor		

N

NAND		نوعی دروازه منطقی
NOR		نوعی دروازه منطقی
NORM		قاعدۀ – اصول

O

Off		باز – بی اتصال – قطع
Okay		بلی، دگمه‌ای روی دستگاه کنترل از راه دور
On		بسته شده – متصل
On Screen Display	OSD	روی صفحه نمایش
Oscillator		نوسان‌ساز – مولد نوسان

P

Parallel	P	موازی
Pattern Generator		مولد سیگنال‌های نمونه
Peak	Pk	نوك – حداکثر – قله
Port		درگاه – محل ورود
Pulse		جريان یا ولتاژ مربعی – ضربه‌ای
Pulse Code Modulation	PCM	مدولاسیون رمز پالس
Pulse Width Modulation	PWM	مدولاسیون عرض پالس

R

Random Access Memory	RAM	حافظه با دسترسی تصادفی – دسترسی به هر نقطه در حافظه در هر زمان
Read		خواندن
Read and Write	R/W	خواندن و نوشتمن
Read Only Memory	ROM	حافظه فقط خواندنی
Remote		با فاصله – از راه دور
Remote Control		کنترل از راه دور
Re		پیش‌وندی است به معنی دوباره – مجددً
Reset		تنظیم مجدد
Regulator		تنظیم کننده – کنترل کننده

S

Segment		قطعه
Serial	S	سری – به ترتیب
Serial data	SDA	داده‌های سری

Serial clock	SCL	پالس ساعت سری
Set		تنظیم کردن – قرار دادن – دستگاه
Seven Segment	7-Seg	۷ قطعه
Shadow		سایه
Shadow Mask		ماسک مشبک (صفحه سوراخ دار در جلوی لامپ تصویر)
Shift		تغییر مکان – انتقال
Shift Register		انتقال اطلاعات به حافظه که شیفت رجیستر نامیده می شود
Special	S	اختصاصی – مخصوص
Spot killer		کشندۀ نقطه – حذف کننده نقطه
Stand by		آماده به کار
Static		ساکن – ایستا
Start up		راه انداز
Stop		توقف
Surge		ضریب – بروخورد – جریان سریع و غیرعادی برق
Surge Resistor		مقاومت ضربه گیر
Switching		کلیدی
Switching Mode Regulator	SMR	رگولاتور نوع کلیدی
Synchron, Synchronous		همزمان – یکنواخت

T

Tera		پیش‌وندی معرف عدد 10^{12}
Temporary		موقتی
Temporary Contact		تماس موقتی
Toggle	T	حلقه اتصال دهنده
Truth table		جدول درستی
Tyrestor		قطعه الکترونیکی به نام تریستور

U

Ultra		پیش‌وندی است به معنی ماورا – مافوق
Ultra high Frequency	UHF	فرکانس مافوق زیاد
Ultrasonic		ماوراء صوت – مافوق صوت
Up counter		شمارنده صعودی


V

Vertical	V	عمودی - قائم
Very high Frequency	VHF	فرکانس خیلی بالا
	Video	تصویری
Volume		ظرفیت - بلندی صدا - حجم
Write and Read Enable	WE	خط توانا ساز نوشتن و خواندن

Y



Yoke	یوک - سیم پیچ هایی در اطراف گردن لامپ تصویر تلویزیون
------	--

نقشه مدار منبع تغذیه

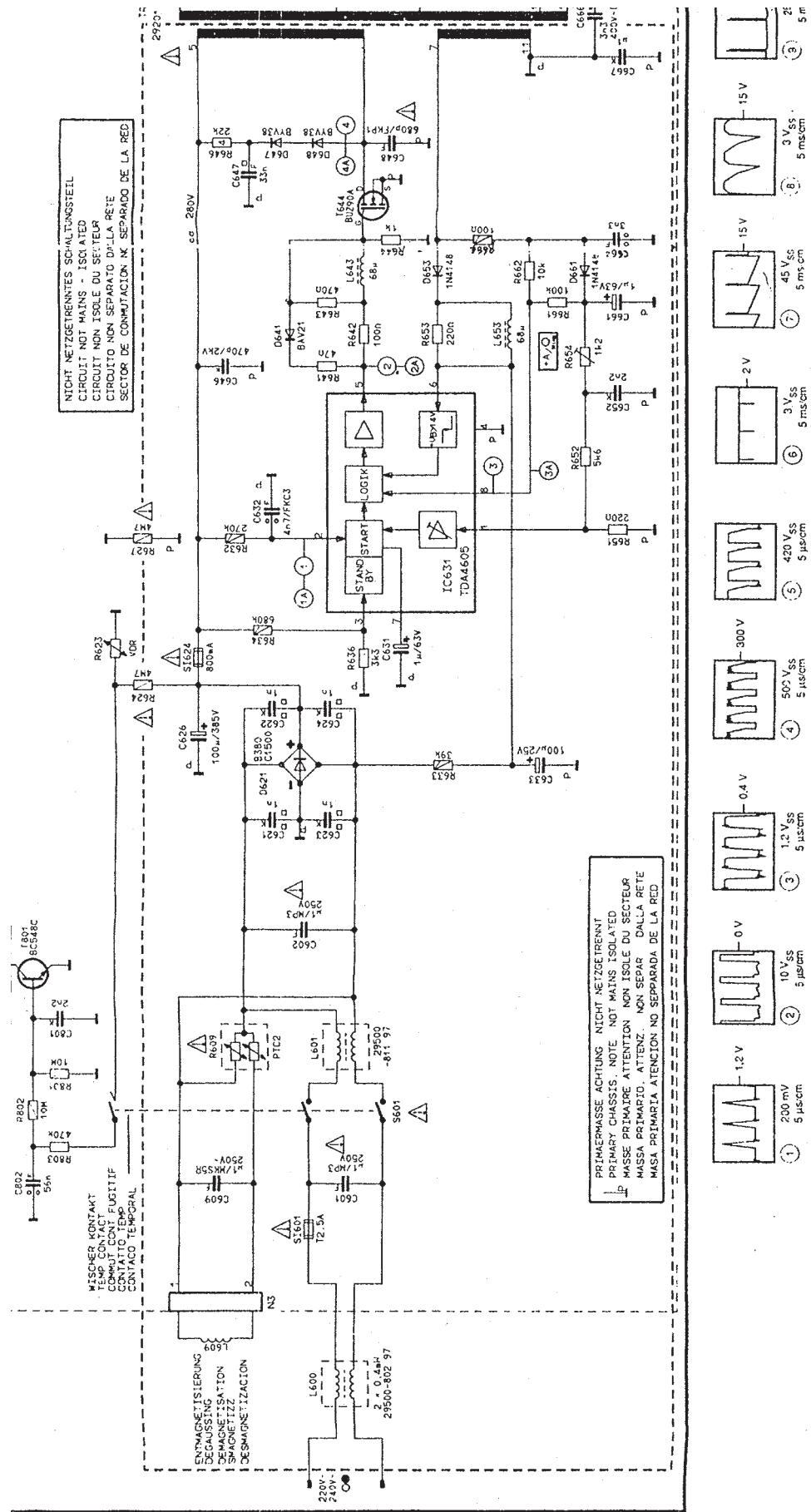


نقشه‌ی مدار منبع تغذیه

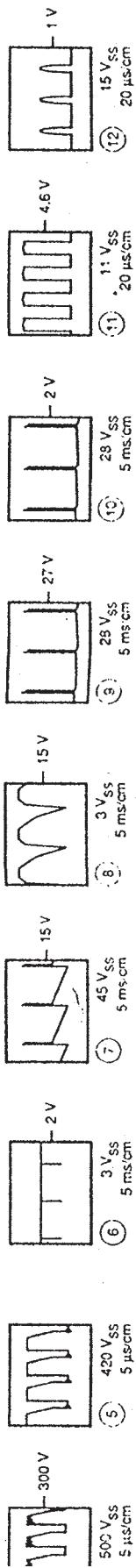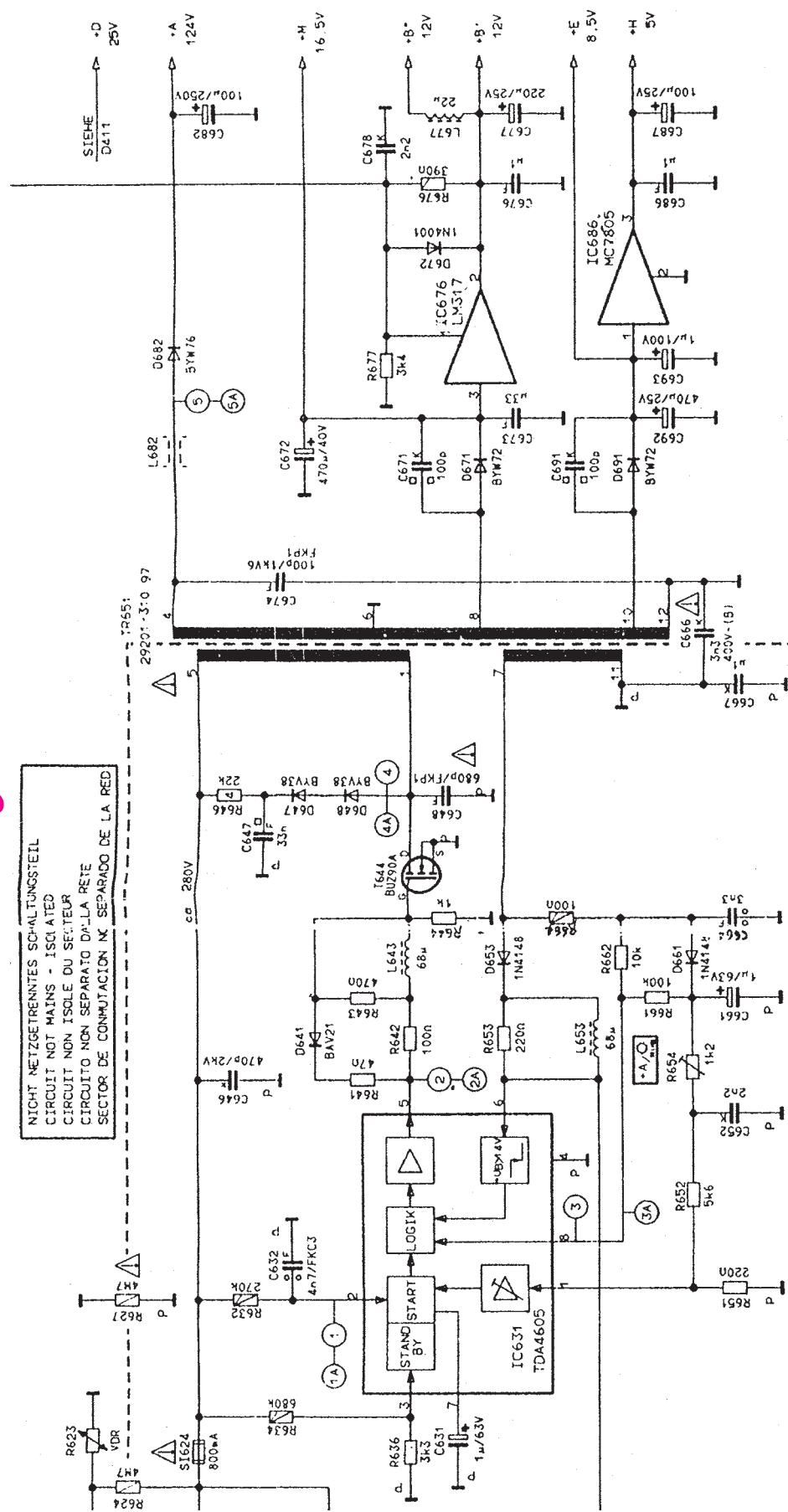NICHT NETZGETRENNTE SCHALTUNGSSTELL
CIRCUIT NOT MAINS - ISOLATED
CIRCUIT NON ISOLE DU SECTEUR
CIRCUITO NON SEPARATO DALLA RETE
SECTOR DE CONMUTACION NO SEPARADO DE LA RED




نقشه‌ی مدار و احمد کنترل

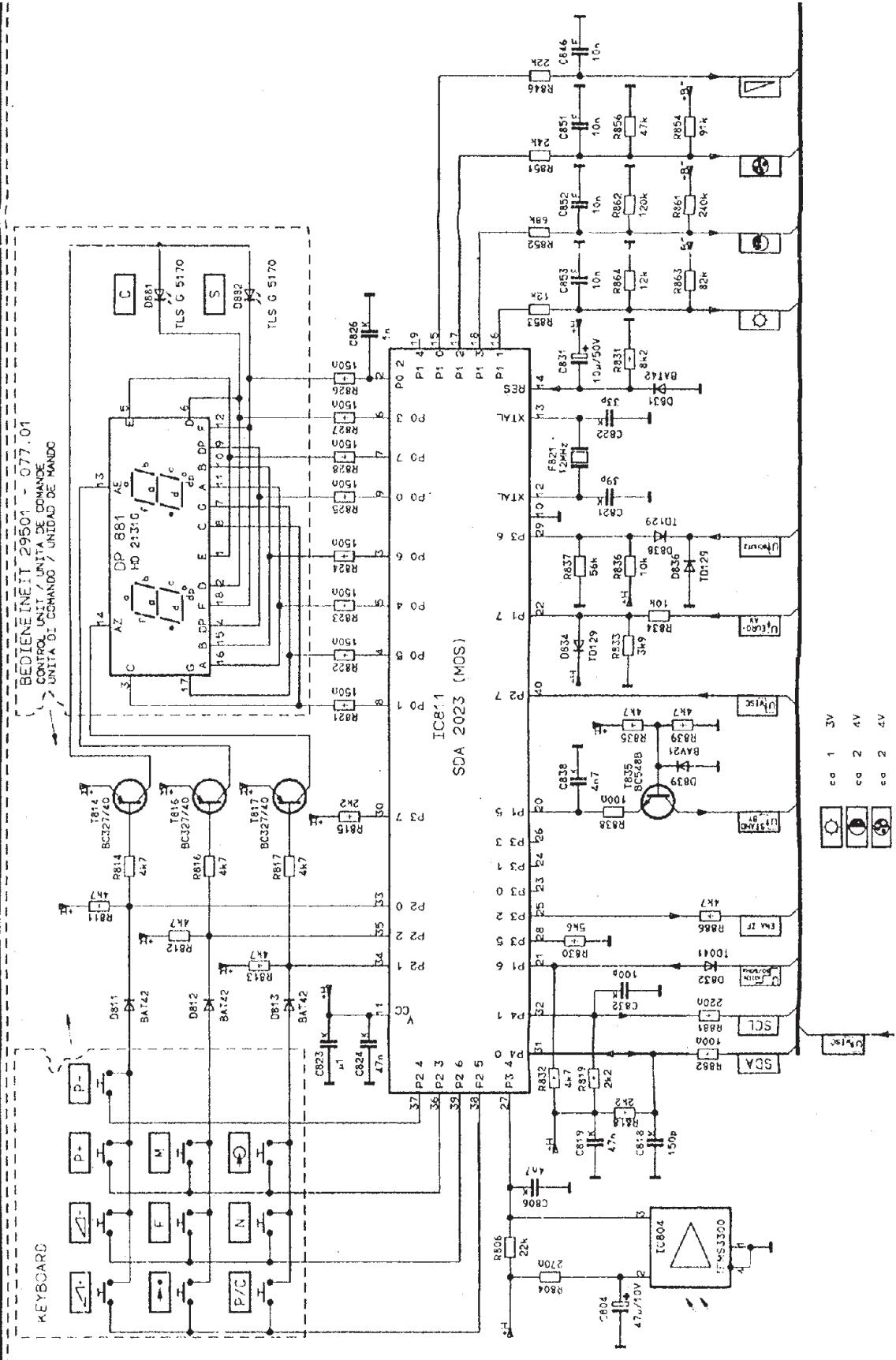
KEYBOARD
CONTROL UNIT / UNIDAD DE COMANDO
UNIDAD DE CONTROL / UNIDAD DE MANDO




بُرْد قطعات منبع تغذية

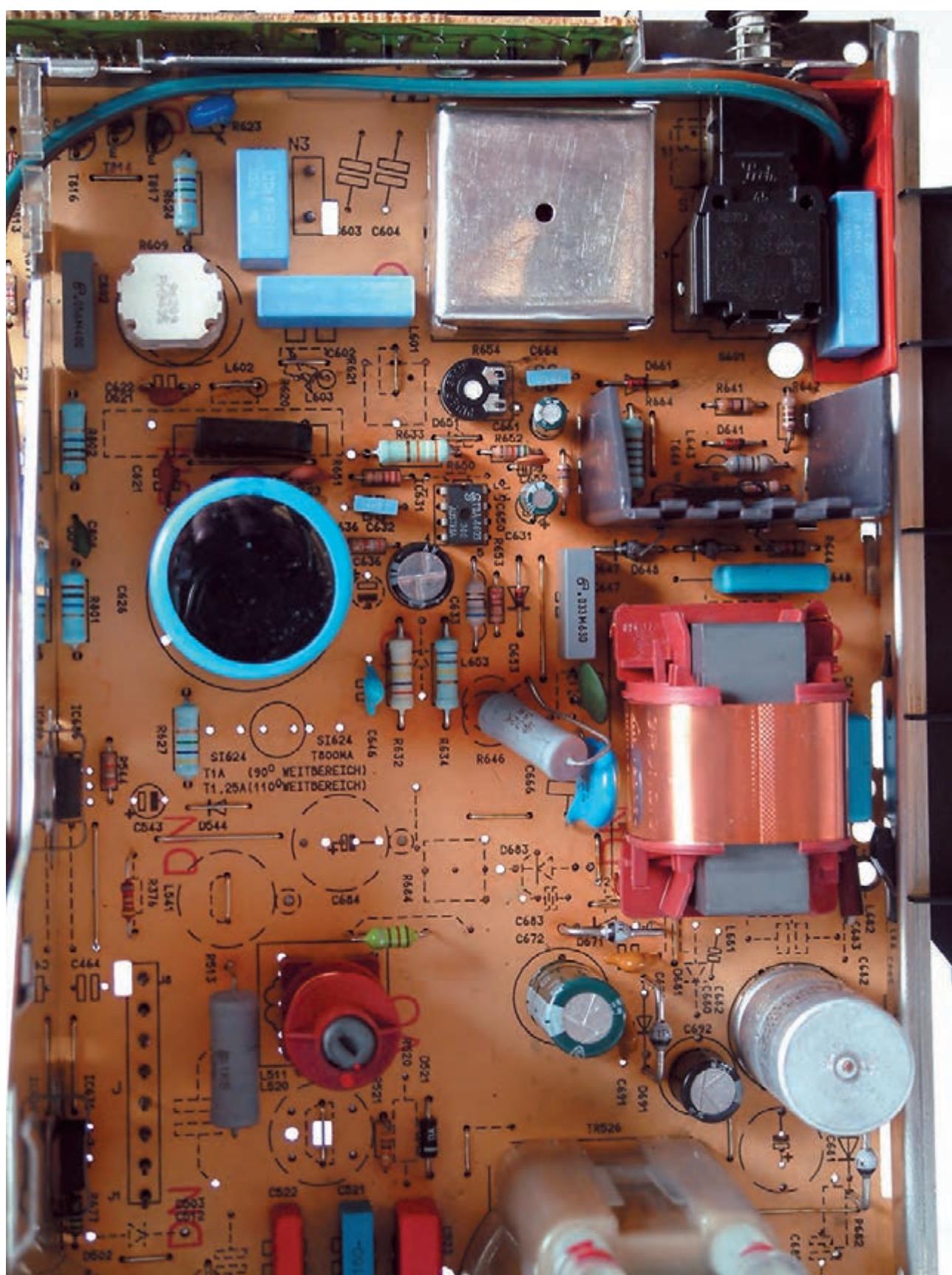


بُرُد قطعات روی شاسی اصلی

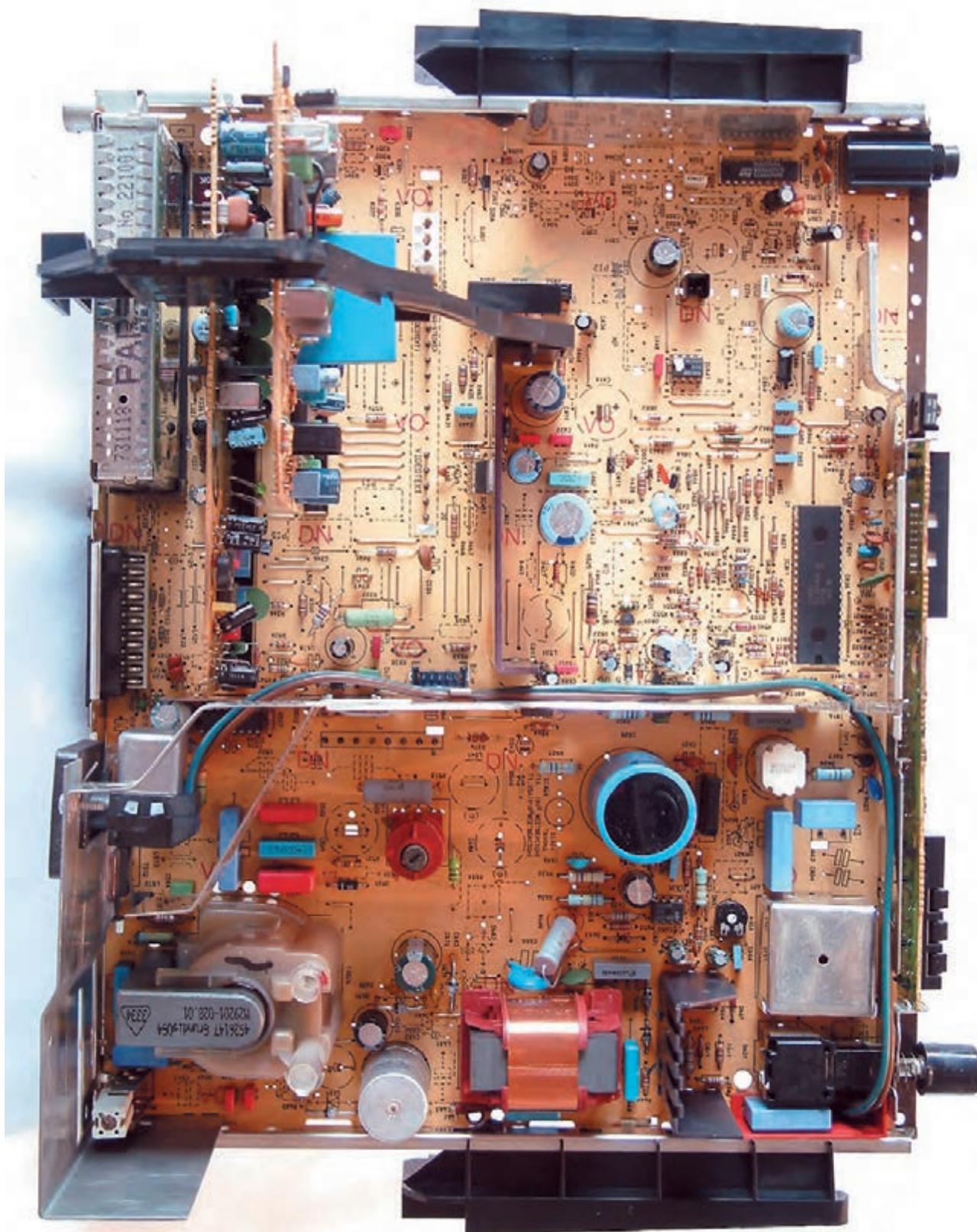

بُرد مدار چاپی منبع تغذیه

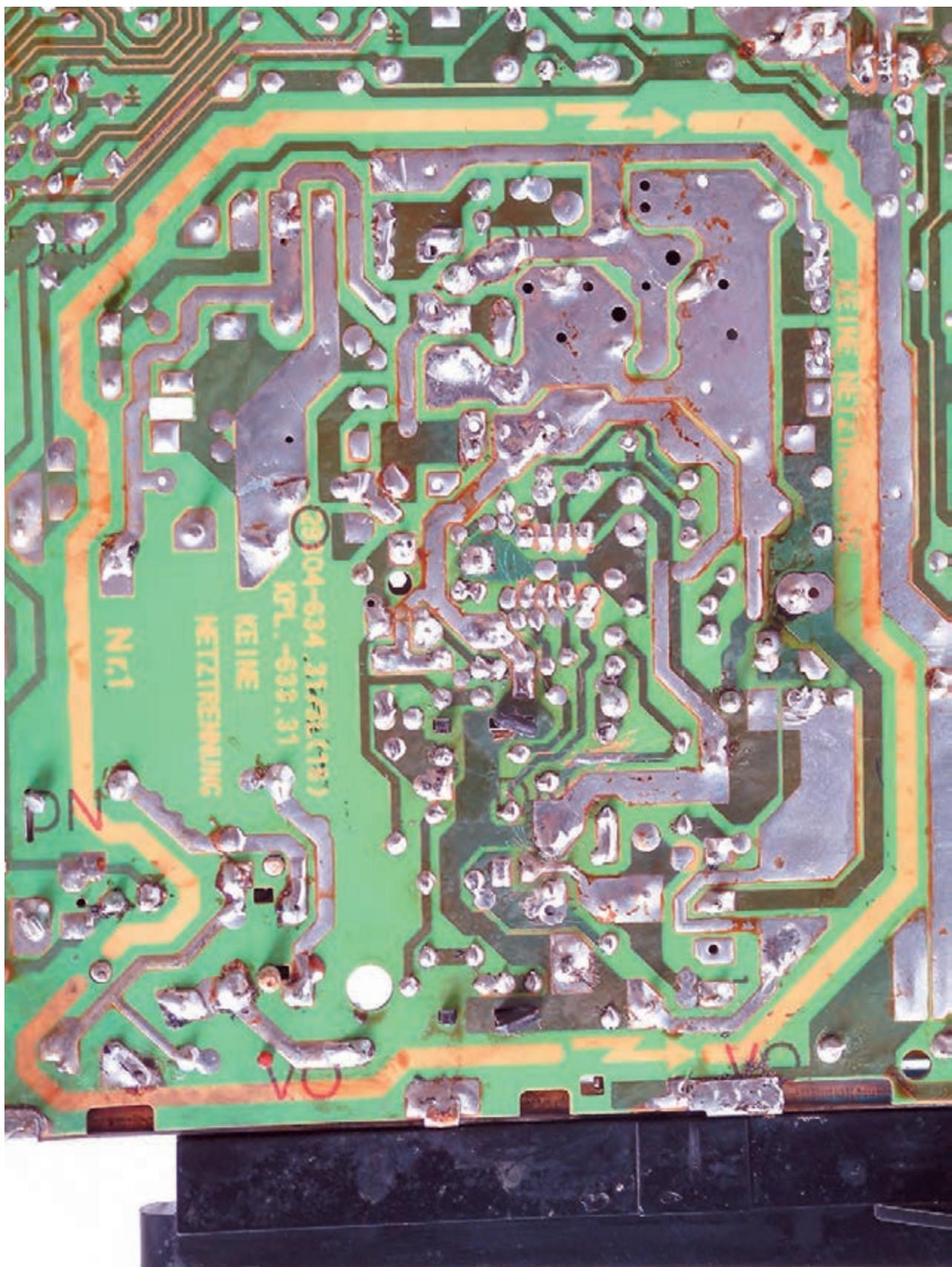

بُرُد مدار چاپی شاسی اصلی

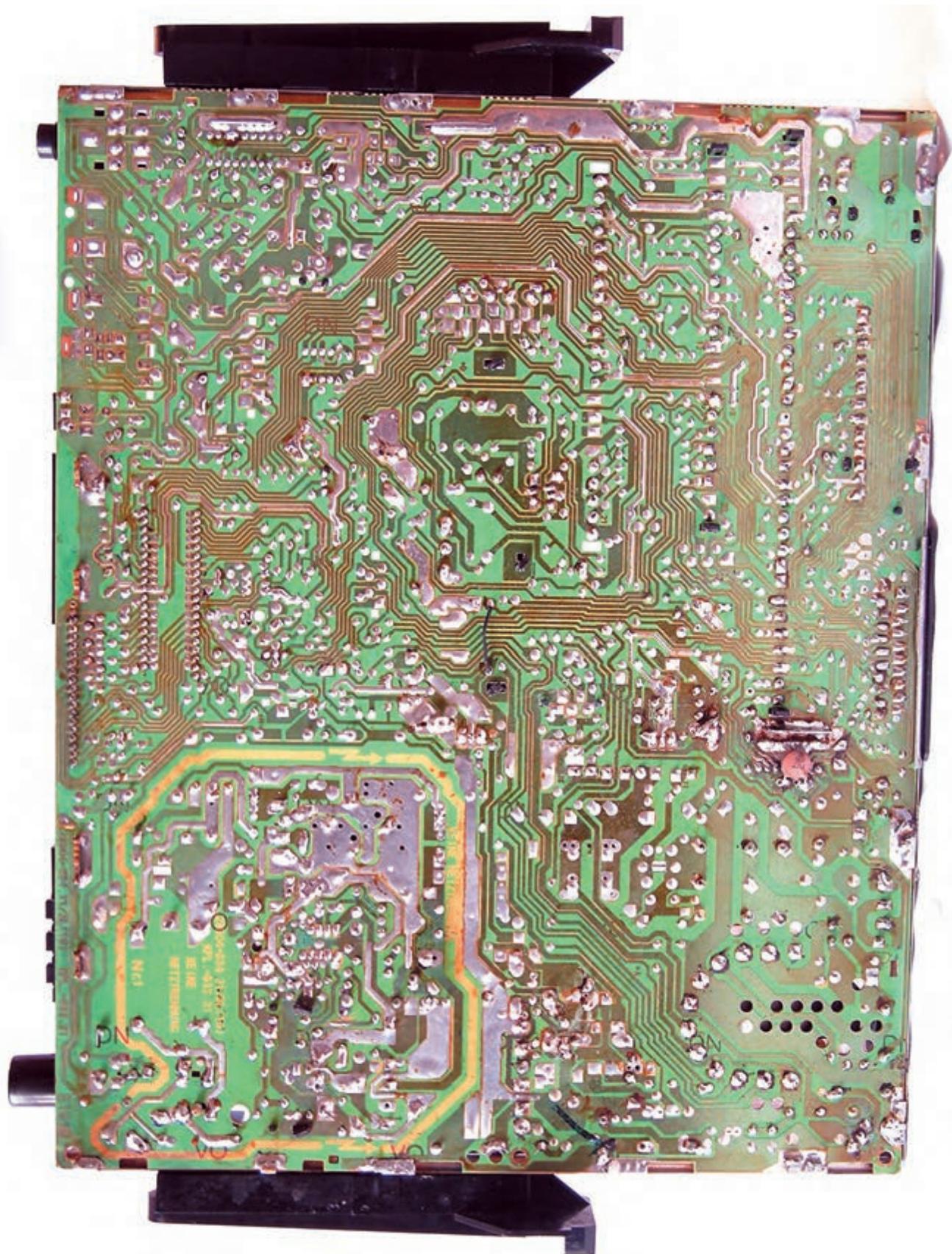

منابع و مأخذ

- ۱- اصول و راهنمای طراحی منبع تغذیه سوئیچینگ مؤلف مارتی براون
The 8051 MICROCONTROLLER _۲
ترجمه SCOTT MACKNZIE
- ۳- نشریات واحد آموزش شرکت خدمات پارس
- ۴- مبانی دیجیتال مؤلفان یدالله رضازاده، غلامحسین نصری - شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
- ۵- طراحی دیجیتال مؤلف موریس مانو

