

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرْجَهُمْ



مدارهای الکتریکی خودرو

پایه یازدهم

دوره دوم متوسطه

شاخه: کارداش

زمینه: صنعت

گروه تحصیلی: مکانیک

رشته مهارتی: تعمیر موتور و برق خودرو

نام استاندارد مهارتی مبنا: برق خودرو درجه (۲)

کد استاندارد متولی: ۸-۵۵/۴۲/۲/۴

عنوان و نام پدیدآور: مدارهای الکتریکی خودرو: شاخه کارداش، زمینه صنعت، گروه تحصیلی مکانیک، [کتاب‌های درسی]: ۳۱۱۲۳ / برنامه‌ریزی
محظوظ و نظرات بر تألیف، دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش؛ مؤلفان: داود نجف‌زاده نوبر، محمدتقی معینی، محمد حسن توّلّا.
وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.
مشخصات نشر: تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.
مشخصات ظاهري: ۲۸۷ ص. : مصور (رنگی).

شابک: ۹۶۴_۶_۰۵_۱۵۷۳

وضعیت فهرست‌نویسی: فیبا

یادداشت: کتابنامه

موضوع و شناسه افزوده: ۱- مدارهای برقی. الف. نجف‌زاده نوبر، داود. ۱۲۲۵- ب. معینی، محمدتقی، ۱۳۲۶- ج. توّلّا، محمد حسن، ۱۳۱۳- د. سازمان
پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی. دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش. ه. اداره کل نظرات بر نشر و توزیع مواد آموزشی.

ردیفه‌ندی دیوبی: ۳۷۳ ک/۶۰۶

شماره کتاب‌شناسی ملی: ۳۱۵۷۷۹۷





وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

مدارسی کتابخانه خودرو - ۳۱۱۱۲۳

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداشی

داود نجف‌زاده نویر، محمد تقی معینی و محمد حسن توّلّا (اعضای گروه تألیف) - محسن حاج سیف‌اللهی
(ویراستار علمی و تخصصی) - ماهدخت عقیقی، حسین داوودی (ویراستار زبانی و ادبی)

ادارة کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

صغری عابدی (صفحه آرا) - طاهره حسن‌زاده (طراح جلد) - مریم دهقان‌زاده (رسام)

تهران : خیابان ابراشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهیدموسوی)

تلفن : ۰۹۱۶۱-۸۸۸۳۱۶۱، دورنگار : ۰۹۲۶۶-۸۸۳۰، کد پستی : ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وب‌گاه : www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران : تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (داروغه)

تلفن : ۰۹۱۶۱-۴۴۹۸۵۱۶، دورنگار : ۰۹۱۳۹-۴۴۹۸۵۱۶، صندوق پستی : ۳۷۵۱۵

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

چاپ نهم ۱۴۰۴

نام کتاب :

پدیدآورنده :

مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف :

شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف :

مدیریت آماده‌سازی هنری :

شناسه افزوده آماده‌سازی :

نشانی سازمان :


ناشر :

چاپخانه :

سال انتشار و نوبت چاپ :

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلغیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان منوع است و متخلفان تحت پیکرد قانونی قرار می‌گیرند.

ISBN 964-05-1573-6 شابک ۱۵۷۳-۶

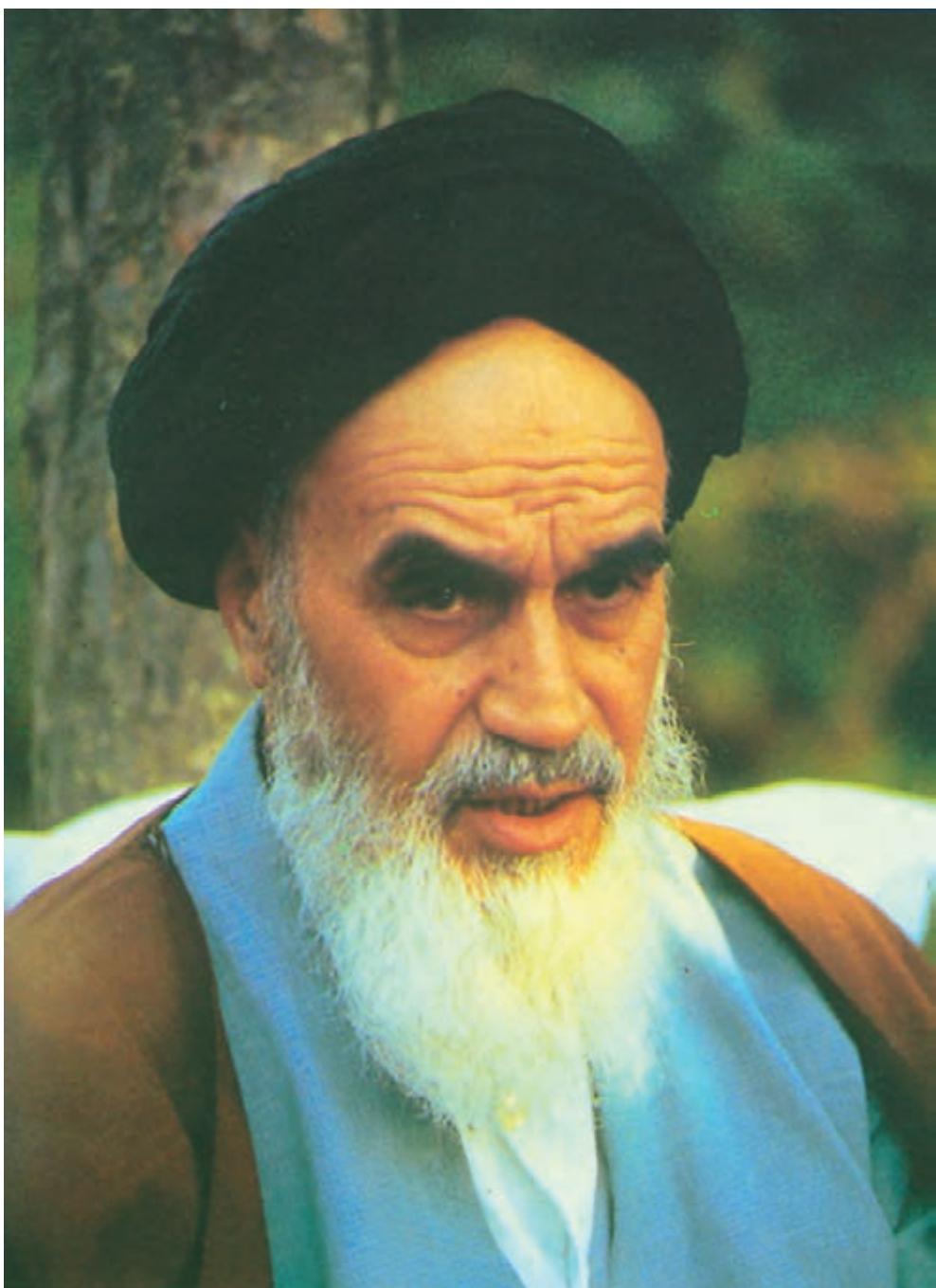

شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آید و احتیاجات کشور خودتان را
برآورده سازید، از نیروی ایمانی انسانی خودتان غافل نباشید و از اثکای به اجانب بپرهیزید.
امام خمینی «قُدِسَ سِرُّهُ»

مقدمه‌ای بر چگونگی برنامه‌ریزی کتاب‌های پوダメنی

برنامه‌ریزی تأليف «پوダメن‌های مهارت» یا «کتاب‌های تخصصی شاخه کاردانش» بر مبنای استانداردهای «مجموعه برنامه‌های درسی رشته‌های مهارتی شاخه کاردانش، مجموعه هشتم» صورت گرفته است. براین اساس، ابتدا توانایی‌های هم خانواده (Power Harmonic) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. سپس مجموعه مهارت‌های هم خانواده به صورت واحدهای کار تحت عنوان (Unit) دسته‌بندی می‌شوند. در نهایت واحدهای کار هم خانواده با هم مجدداً دسته‌بندی شده و پوダメن‌های مهارتی (Module) را شکل می‌دهند. دسته‌بندی «توانایی‌ها» و «واحدهای کار» توسط کمیسیون‌های تخصصی با یک نگرش علمی انجام شده است به گونه‌ای که یک سیستم پویا بر برنامه‌ریزی و تأليف پوダメن‌های مهارت نظارت دائمی دارد. با روش مذکور یک «پوダメن» به عنوان کتاب درسی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش در «شاخه کاردانش» چاپ‌سپاری می‌شود.

به طور کلی هر استاندارد مهارت به تعدادی پوダメن مهارت (M_1 و M_2 و ...) و هر پوダメن نیز به تعدادی واحد کار (U_1 و U_2 و ...) هر واحد کار نیز به تعدادی توانایی (P_1 و P_2 و ...) تقسیم می‌شوند. به طوری که هنرجویان در پایان آموزش واحدهای کار (مجموعه توانایی‌های استاندارد مربوطه) و کلیه پوダメن‌های هر استاندارد، تسلط و مهارت کافی در بخش نظری و علمی را به گونه‌ای کسب خواهند نمود که آمادگی کامل را برای شرکت در آزمون جامع نهایی جهت دریافت گواهینامه مهارت به دست آورند. بدیهی است هنرآموزان و هنرجویان ارجمند شاخه کاردانش و کلیه عزیزانی که در امر توسعه آموزش‌های مهارتی فعالیت دارند، می‌توانند ما را در غنای کفی پوダメن‌ها که برای توسعه آموزش‌های مهارتی تدوین شده است رهنمون و یاور باشند.

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
دفتر تأليف کتاب‌های درسی
فنی و حرفه‌ای و کاردانش



نظر سنجی کتاب درسی

مقدمه

بودمان حاضر در مورد نصب، پیاده کردن و سیم کشی مدار الکتریکی (نشان دهنده های درجه‌ی آب، بنزین و روغن، برف پاک کن و شیشه‌شوی، شیشه‌گرم کن، دستگاه های صوتی خودرو، آتنن الکتریکی، ساعت، بوق، پمپ بنزین الکتریکی، کویل، دلکو، سوئیچ جرقه، سرعت سنج و دورسنج و گرم کن موتور دیزل) و روش عیب یابی و رفع عیب آن ها، منطبق بر اهداف آموزشی شاخه‌ی کارداشی بر مبنای توانایی های شماره‌ی : ۱۷-۱۸-۲۱-۲۲-۲۴-۲۵-۲۶-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳ و ۳۵ استاندارد مهارت و آموزش «تعمیر کار برق خودرو درجه‌ی ۲» به شماره‌ی کد بین المللی ۱۳۸۴-۸-۵۵/۴۲/۲/۱ سال رشتہ‌ی اتومکانیک سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور تألیف شده است. این مجموعه می‌تواند، علاوه بر هنرجویان شاخه‌ی کارداشی، برای سایر علاقه‌مندانی که فعالیت‌های آن‌ها به سیستم الکتریکی خودرو مربوط است، مفید واقع شود. برسش‌های پیش‌آزمون، به منظور ایجاد انگیزه و علاقه‌مندی و فراهم نمودن بستر مناسبی برای یادگیری، هم‌چنین سوالات آزمون پایانی، برای ارزیابی آموخته‌های مخاطبین، طراحی و در ابتداء و انتهای هر واحد کار آورده شده است. بدینهی است اظهارات و رهنمودهای صاحب نظرانی که در امر توسعه‌ی آموزش‌های مهارتی فعالیت دارند، چراغ راه مؤلفان خواهد بود.

با تشکر — مؤلفان

فهرست

عنوان

۱	واحد کار اول.....
۲	پیش آزمون (۱).....
۴	۱- نشان دهنده ها.....
۴	۲- نشان دهنده هی درجه هی حرارت آب موتور
۶	۱-۲-۱- نشان دهنده هی درجه هی آب دو بوبینه
۶	۱-۲-۲- نشان دهنده هی درجه هی آب بی متالی
۷	۱-۳- رگلاتور تنظیم ولتاژ
۸	۱-۴- نشان دهنده هی درجه هی بنزین (سوخت نما)
۹	۱-۴-۱- نشان دهنده هی درجه هی بنزین دو بوبینه
۱۱	۱-۴-۲- نشان دهنده هی درجه هی بنزین بی متالی
۱۲	۱-۵- نشان دهنده هی فشار روغن
۱۳	۱-۵-۱- نشان دهنده هی فشار روغن دو بوبینه
۱۴	۱-۵-۲- نشان دهنده هی فشار روغن بی متالی
۱۴	۱-۵-۳- نشان دهنده هی فشار روغن نوع انساطی
۱۵	۱-۶- دستورالعمل پیاده و سوار کردن نشان دهنده هی درجه هی آب، بنزین و فشار روغن
۲۱	۱-۷- دستورالعمل پیاده و سوار کردن شمع آب، شمع روغن و واحد درجه هی باک
۲۵	۱-۸- مدار الکتریکی نشان دهنده ها
۲۵	۱-۹- دستورالعمل سیم کشی مدار نشان دهنده ها
۲۶	۱-۱۰- عیب یابی مدار نشان دهنده ها
۲۸	۱-۱۱- دستورالعمل آزمایش واحد درجه هی باک
۳۳	آزمون پایانی (۱)
۳۵	واحد کار دوم
۳۶	پیش آزمون (۲)
۳۷	۱-۲- آشنایی با برف پاک کن، انواع و کاربرد آن
۳۸	۱-۲-۱- ساختمان سیستم برف پاک کن
۳۸	۱-۲-۲- تیغه هی برف پاک کن
۳۹	۱-۲-۲-۱- موتور برف پاک کن و اهرم بندی آن
۴۰	۱-۲-۲-۲- مدار شیشه شوی
۴۱	۱-۲-۲-۳- طرز کار موتور برف پاک کن دو سرعتی
۴۲	۱-۲-۴- دستورالعمل پیاده و سوار کردن برف پاک کن ها و شیشه شوی

۲۵	مدار تایمر برف پاک کن و جدول رنگ سیم ها	۵۳
۲۶	دستورالعمل پیاده و سوار کردن سیستم برف پاک کن شیشه جلو و عقب خودرو	۵۵
۲۷	تنظیم محل توقف تیغه های برف پاک کن	۵۶
۲۸	عیب یابی برف پاک کن تایمر دار و شیشه شوی	۵۸
۲۹	دستورالعمل سیم کشی مدار برف پاک کن و شیشه شوی	۶۲
۶۴	آزمون پایانی (۲)	
۶۶	واحد کار سوم	
۶۷	پیش آزمون (۳)	
۶۸	۱- آشنایی با شیشه گرم کن و المنت های حرارتی	
۶۸	۲- مدار الکتریکی شیشه گرم کن	
۷۰	۳- دستورالعمل نصب، سیم کشی و راه اندازی شیشه ای گرم کن خودرو	
۷۱	۴- دستورالعمل عیب یابی و تعمیر گرم کن شیشه ای عقب	
۷۸	۵- سیم کشی مدار الکتریکی گرم کن شیشه ای عقب	
۷۹	آزمون پایانی (۳)	
۸۱	واحد کار چهارم	
۸۲	پیش آزمون (۴)	
۸۴	۱- سیستم صوتی خودرو	
۸۵	۲- انواع سیستم های صوتی خودرو	
۸۵	۳- رادیو پخش صوت	
۸۵	۴- رادیو پخش سی دی (CD)	
۸۵	۵- پخش دی وی دی (DVD)	
۸۸	۶- بلندگوهای سیستم صوتی	
۹۰	۷- مدار الکتریکی رادیو پخش صوت	
۹۰	۸- دستورالعمل پیاده و سوار کردن سیستم صوتی خودرو، سیم کشی و عیب یابی مدار آن	
۱۰۰	۹- پارازیت گیر (متوقف کننده نویز)	
۱۰۲	آزمون پایانی (۴)	
۱۰۴	واحد کار پنجم	
۱۰۵	پیش آزمون (۵)	
۱۰۷	۱- آشنایی با آتن خودرو؛ انواع و کاربرد آن	
۱۱۰	۲- راه اندازی آتن الکتریکی	
۱۱۳	۳- مدار الکتریکی آتن	

٤-٥- دستورالعمل پیاده و سوارکردن آتنن الکتریکی ۱۱۳	
۵-۵- عیب یابی و تعمیر آتنن الکتریکی ۱۱۵	
۵-۶- دستورالعمل سیم کشی مدار الکتریکی آتنن ۱۱۸	
۷-۵- عیب یابی مدار الکتریکی آتنن ۱۲۰	
آزمون پایانی (۵) ۱۲۴	
واحد کار ششم ۱۲۶	
پیش آزمون (۶) ۱۲۷	
۱-۶- آشنایی با ساعت خودروها و انواع آن ۱۲۸	
۲-۶- مدار الکتریکی ساعت خودرو ۱۲۹	
۳-۶- دستورالعمل پیاده، نصب کردن و آزمایش ساعت الکتریکی خودرو ۱۳۰	
۴-۶- دستورالعمل سیم کشی مدار ساعت الکتریکی خودرو ۱۳۴	
آزمون پایانی (۶) ۱۳۶	
واحد کار هفتم ۱۳۷	
پیش آزمون (۷) ۱۳۸	
۱-۷- بوق ۱۳۹	
۲-۷- انواع بوق و کاربرد آنها ۱۳۹	
۳-۷- رله یا آفتمات بوق ۱۴۲	
۴-۷- شستی بوق ۱۴۳	
۵-۷- نقشه‌ی مدار الکتریکی بوق ۱۴۴	
۶-۷- دستورالعمل پیاده و سوارکردن و راه اندازی بوق ۱۴۵	
۷-۷- اصول نصب بوق ۱۴۶	
۸-۷- دستورالعمل سیم کشی و آزمایش و عیب یابی مدار بوق ۱۴۹	
آزمون پایانی (۷) ۱۵۷	
واحد کار هشتم ۱۵۹	
پیش آزمون (۸) ۱۶۰	
۱-۸- پمپ بنزین الکتریکی، انواع و کاربرد آن ۱۶۱	
۲-۸- ساختمان و طرز کار پمپ بنزین الکتریکی ۱۶۲	
۳-۸- مدار الکتریکی پمپ بنزین ۱۶۵	
۴-۸- ساختمان و اصول کار پمپ بنزین الکتریکی دیافراگمی ۱۶۶	
۵-۸- دستورالعمل پیاده و سوارکردن پمپ بنزین الکتریکی ۱۶۷	
۶-۸- دستورالعمل سیم کشی مدار پمپ بنزین الکتریکی ۱۷۵	

۱۷۶	۸-۷- دستورالعمل آزمایش و عیب‌یابی مدار الکتریکی پمپ بنزین
۱۷۸	آزمون پایانی (۸)
۱۸۰	واحد کار نهم
۱۸۱	پیش آزمون (۹)
۱۸۳	۹-۱- کویل
۱۸۴	۹-۲- ساختمان کویل
۱۸۴	۹-۲-۱- بدنه یا پوسته
۱۸۵	۹-۲-۲- هسته‌ی کویل
۱۸۵	۹-۲-۳- سیم پیچ‌های اولیه و ثانویه‌ی کویل
۱۸۵	۹-۲-۴- مقاومت کویل
۱۸۶	۹-۳- ترمینال‌های کویل
۱۸۶	۹-۴- طرز کار کویل
۱۸۷	۹-۵- پلاستیکی کویل
۱۸۹	۹-۶- دستورالعمل آزمایش کویل به وسیله‌ی اهم‌متر
۱۹۰	۹-۷- دستورالعمل آزمایش کویل به وسیله‌ی لامپ آزمایش
۱۹۲	۹-۸- دستورالعمل پیاده و سوارکردن کویل
۱۹۴	۹-۹- اصول نگهداری از کویل
۱۹۶	آزمون پایانی (۹)
۱۹۹	واحد کار دهم
۲۰۰	پیش آزمون (۱۰)
۲۰۴	۱-۱۰- دلکو
۲۰۵	۱۰-۲- ساختمان دلکو
۲۰۵	۱۰-۲-۱- در دلکو
۲۰۵	۱۰-۲-۲- چکش برق
۲۰۶	۱۰-۲-۳- پلاتین
۲۰۸	۱۰-۲-۴- خازن دلکو
۲۰۹	۱۰-۲-۵- صفحه‌های دلکو
۲۱۱	۱۰-۲-۶- بادامک میل دلکو
۲۱۱	۱۰-۳- مکانیزم آوانس وزنه‌ای دلکو
۲۱۲	۱۰-۴- مکانیزم آوانس خلثی دلکو
۲۱۵	۱۰-۵- دستورالعمل پیاده و سوارکردن دلکو از روی خودرو و تعویض پلاتین و خازن
۲۲۵	۱۰-۶- دلکوهای الکترونیکی

۲۳۰ آزمون پایانی (۱۰)

۲۳۳ واحد کار یازدهم

۲۳۴ پیش آزمون (۱۱)

۲۳۵ ۱۱- آشنایی با سوئیچ موتور

۲۳۶ ۱۱- ساختمان سوئیچ موتور

۲۳۷ ۱۱- دستورالعمل پیاده و سوار کردن و عیب یابی سوئیچ اصلی موتور (سوئیچ جرقه)

۲۳۸ ۱۱- دستورالعمل آزمایش و عیب یابی سوئیچ اصلی موتور

۲۴۵ آزمون پایانی (۱۱)

۲۴۷ واحد کار دوازدهم

۲۴۸ پیش آزمون (۱۲)

۲۵۰ ۱۲- آشنایی با سرعت سنج خودرو

۲۵۲ ۱۲- ساختمان و طرز کار سرعت سنج

۲۵۳ ۱۲- ساختمان و مکانیزم کار کیلومترشمار

۲۵۵ ۱۲- دستورالعمل پیاده و سوار کردن چرخ دنده‌ی کیلومترشمار

۲۵۶ ۱۲- مدار اخطار و سرعت سنج

۲۵۷ ۱۲- دورسنج موتور

۲۵۸ ۱۲- دستگاه دورسنج

۲۵۹ ۱۲- عوامل مؤثر بر دور موتور

۲۶۰ ۱۲- ۹ دستورالعمل اندازه‌گیری دور آرام موتور

۱۰- دستورالعمل پیاده و سوار کردن سرعت سنج و دورسنج خودرو و

۲۶۱ عیب یابی و رفع عیب آنها

۲۷۰ آزمون پایانی (۱۲)

۲۷۲ واحد کار سیزدهم

۲۷۳ پیش آزمون (۱۳)

۲۷۴ ۱۳- شمع گرم کن موتور دیزل

۲۷۴ ۱۳- ساختمان شمع گرم کن، انواع و طرز کار آن

۲۷۵ ۱۳- دستورالعمل پیاده و سوار کردن، آزمایش و عیب یابی شمع گرم کن

۲۸۷ منابع و مأخذ

هدف کلی پودمان

پیاده و سوار کردن، سیم کشی، آزمایش و عیب یابی مدار الکتریکی نشان دهنده های : درجه‌ی آب، درجه‌ی بنزین و فشارسنج روغن، برف پاک کن و شیشه‌شوی، شیشه گرم کن، دستگاههای صوتی، آتن الکتریکی، ساعت، بوق، پمپ بنزین برقی، کویل، دلکو، سوئیچ جرقه، سرعت سنج و دورسنج خودروهای سواری و گرم کن موتور دیزل

شماره‌ی واحد کار	شماره‌ی توانایی	عنوان توانایی	ساعت	نظری	عملی	جمع
۱	۱۷	توانایی سیم کشی مدار نشان دهنده های درجه‌ی آب، درجه‌ی بنزین و فشارسنج روغن موتور خودرو	۱۶	۱۲	۴	
۲	۱۸	توانایی نصب و پیاده کردن و سیم کشی مدار برف پاک کن و شیشه‌شوی	۱۲	۱۰	۲	
۳	۱۹	توانایی نصب، پیاده کردن المتن حرارتی و سیم کشی مدار شیشه گرم کن خودروها	۴	۳	۱	
۴	۲۲	توانایی نصب، پیاده کردن و سیم کشی مدار دستگاههای صوتی خودرو	۸	۶	۲	
۵	۲۳	توانایی نصب، پیاده کردن و سیم کشی مدار آتن برقی خودروها	۴	۳	۱	
۶	۲۴	توانایی نصب، پیاده کردن و سیم کشی مدار الکتریکی ساعت خودرو	۴	۳	۱	
۷	۲۵	توانایی پیاده و نصب و سیم کشی بوق خودروها	۴	۳	۱	
۸	۲۶	توانایی سیم کشی مدار پمپ بنزین برقی	۸	۶	۲	
۹	۳۰	توانایی پیاده و سوار کردن کویل خودروها	۴	۳	۱	
۱۰	۳۱	توانایی پیاده و سوار کردن و عیب یابی انواع دلکو خودروها	۱۶	۱۲	۴	
۱۱	۳۲	توانایی پیاده و سوار کردن، عیب یابی و رفع عیوب سوئیچ خودرو	۸	۶	۲	
۱۲	۳۳	توانایی پیاده و سوار کردن، آزمایش و عیب یابی سرعت سنج و دورسنج خودروها	۸	۶	۲	
۱۳	۳۵	توانایی آزمایش و تعویض گرم کن موتور دیزل	۴	۳	۱	
جمع کل						۱۰۰
						۷۶
						۲۴



هنرآموزان محترم، هنرجویان عزیز و اولیای آنان می‌توانند نظر اصلاحی خود را درباره مطالب کتاب‌های درسی از طریق سامانه «نظر سنجی از محتوای کتاب درسی» به نشانی mazar.roshd.ir یا نامه به نشانی تهران - صندوق پستی ۱۵۸۷۵ - ۴۸۷۴ ارسال کنند.

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

محتوای این کتاب در سال تحصیلی ۱۳۸۶-۸۷ توسط آقای داود نجف‌زاده نوبر بازسازی و اصلاح شده است.

واحد کار اول

توانایی سیم کشی مدار نشان دهنده های درجه‌ی آب، درجه بنتزین و فشار سنج روغن موتور خودرو

هدف کلی

سیم کشی مدارهای درجه‌ی آب، درجه‌ی بنتزین، درجه‌ی روغن

هدف‌های رفتاری: فرآگیرنده پس از آموزش این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- انواع نشان دهنده های مورد استفاده در خودرو را نام ببرد.
- ۲- ساختمان و اصول کار نشان دهنده‌ی دمای آب را توضیح دهد.
- ۳- ساختمان و اصول کار نشان دهنده‌ی درجه‌ی بنتزین را توضیح دهد.
- ۴- ساختمان و اصول کار نشان دهنده‌ی درجه‌ی فشار روغن را توضیح دهد.
- ۵- وظیفه‌ی رگلاتور کنترل ولتاژ درجه‌ی آب و درجه بنتزین را توضیح دهد.
- ۶- اصول کار نشان دهنده‌ی انواع انساطری را توضیح دهد.
- ۷- شمع آب را توضیح دهد.
- ۸- شمع روغن را توضیح دهد.
- ۹- واحد باک (مجموعه‌ی شناور) را توضیح دهد.
- ۱۰- مدار الکتریکی نشان دهنده های آب و بنتزین و فشار روغن را سیم کشی کند.
- ۱۱- نشان دهنده های درجه‌ی آب و فشار روغن و درجه‌ی بنتزین را پیاده و سوار کند.
- ۱۲- شمع آب، شمع روغن و واحد باک را پیاده و سوار کند.
- ۱۳- مدار الکتریکی نشان دهنده های آب و بنتزین و فشار روغن را آزمایش و عیوب یابی کند.



ساعت‌های آموزش

نظری	عملی	جمع
۴	۱۲	۱۶

پیش‌آزمون (۱)

۱- نشان‌دهنده‌های درجه‌ی آب و بنزین و فشار روغن به چه منظوری طراحی و در خودروها نصب می‌شوند؟

۲- فلاش کدام گزینه را نشان می‌دهد؟

الف - درجه‌ی آب ب - درجه‌ی شارژ

ج - درجه‌ی بنزین د - درجه‌ی فشار روغن



۳- نام قطعه‌ی نشان داده شده در شکل کدام است؟

الف - شمع آب

ب - درجه‌ی آب

ج - شمع روغن

د - درجه‌ی روغن



۴- قبل از شروع به کار با سیستم‌های الکتریکی خودرو ابتدا باید :


الف - سوییچ اصلی را در حالت خاموش قرار داد.

ب - ابزار مورد نیاز را آماده کرد.

ج - مدار آتش‌گیر را از محیط کار دور کرد.

د - اتصال قطب منفی باتری را جدا کرد.

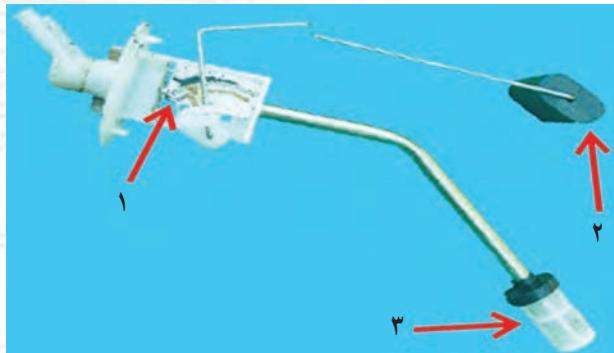۵- قطعه‌های شماره‌ی (۱)، (۲) و (۳) نشان داده شده در شکل را نام ببرید.



۶- شمع روغن در کدام قسمت نصب می‌شود؟

الف - روی پنل جلوی راننده (صفحه‌ی داشبورد)

ب - روی بلوكه‌ی سیلندر در مدار روغن کاری

ج - سرسیلندر موتور

د - روی محفظه‌ی ترمومتر


۷- نشان دهنده‌ی شکل مقابل چه وضعیتی را نشان می‌دهد؟ توضیح دهید.



۱-۱_ نشان‌دهنده‌ها

برای اعلام وضعیت و چگونگی کار بعضی از قسمت‌های خودرو، مانند درجه‌ی حرارت آب موتور، مقدار سوخت باک، فشار روغن، سیستم شارژر، سرعت خودرو، دور موتور و... از واحدهای نشان‌دهنده در صفحه‌ی جلوی راننده (صفحه‌ی داشبورد) استفاده می‌شود. در شکل ۱-۱، صفحه‌ی نشان‌دهنده‌های روی پانل یک نوع خودرو نشان داده شده است. با طراحی و نصب این واحدها، امکان دسترسی آسان به اطلاعات مورد نیاز راننده امکان‌پذیر می‌شود. صفحه‌ی نشان‌دهنده‌ها در طرح‌های مختلفی (از نظر شکل ظاهری)، ساخته و در خودروها نصب می‌شود.

شکل ۱-۱

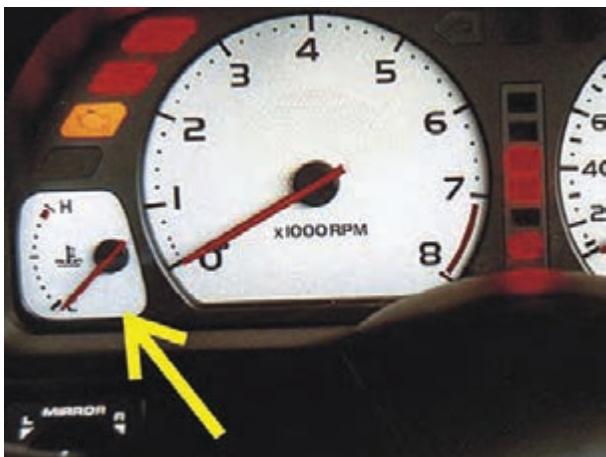

شکل ۱-۲

۱-۲_ نشان‌دهنده‌ی درجه حرارت آب موتور


نشان‌دهنده‌ی درجه آب دمای سیستم خنک‌کاری خودرو را اندازه‌گیری می‌کند و بر حسب درجه‌ی سانتی‌گراد نمایش می‌دهد. در بعضی از خودروها درجه‌ی آب را بر حسب فارنهایت نیز مدرج می‌کنند. در شکل ۱-۲ نشان‌دهنده‌ی درجه‌ی آب یک نوع خودرو، که با علایم C (سرد) و H (گرم) درجه‌بندی شده است، دیده می‌شود.




شکل ۱-۳

مدار الکتریکی نشان‌دهنده‌ی درجه‌ی آب از دو قسمت اصلی تشکیل یافته است :

- الف - واحد روی پانل جلوی راننده
 - ب - واحد نصب شده در روی بدنه‌ی موتور
- واحد نصب شده در پانل جلوی راننده بعضی از خودروها از نوع دیجیتالی است، که گرمای آب موتور را به صورت عددی و یا نمودار میله‌ای نمایش می‌دهد. در شکل ۱-۳، نمایشگر درجه‌ی آب در پانل جلوی راننده یک نوع خودرو دیده می‌شود.

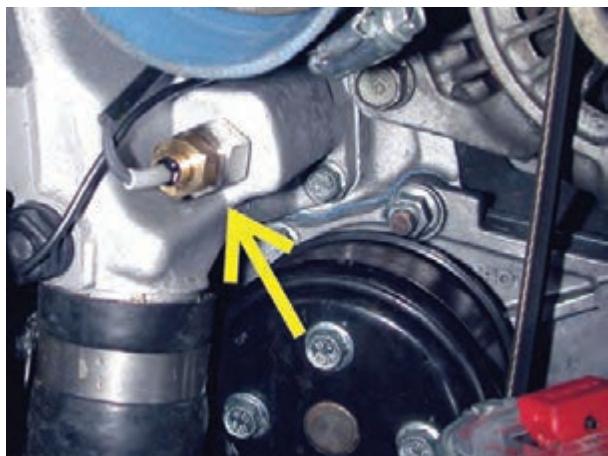

شکل ۱-۴- محل نصب سنسور آب

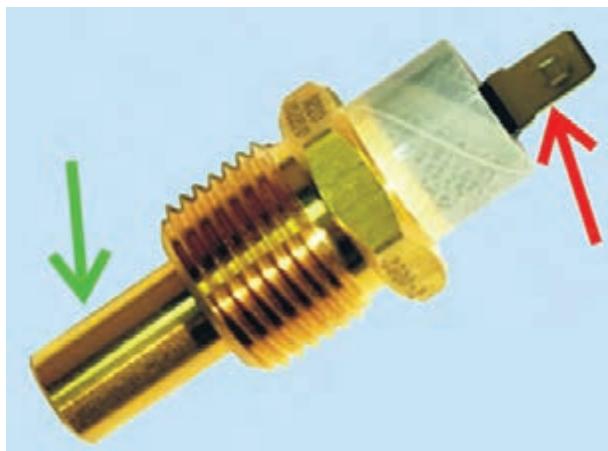

شکل ۱-۵




شکل ۱-۶- شمع آب

واحد روی بدنه موتور با سنسور آب، که شمع آب نیز نامیده می‌شود، در مسیر کانال آب موتور به رادیاتور قرار گرفته است و به بدنه موتور بسته می‌شود. در شکل ۱-۴، سنسور آب یک نوع خودرو و محل نصب آن، با فلش نشان داده شده است.

در کپسول شمع، آب آلیاژی به کار رفته که در حالت سرد بودن آب دارای مقاومت الکتریکی زیاد است و در موقع گرم شدن آب از مقاومت الکتریکی آن کاسته می‌شود. در نتیجه، موقع سرد بودن آب موتور، در مقابل عبور جریان مقاومت می‌کند و با افزایش گرمای موتور اجازه می‌دهد جریان بیشتری عبور کند. شکل ۱-۵، یک نوع سنسور آب را نشان می‌دهد که در آن کپسول شمع آب با فلش سبز رنگ و ترمینال الکتریکی آن با فلش قرمز رنگ مشخص شده است.

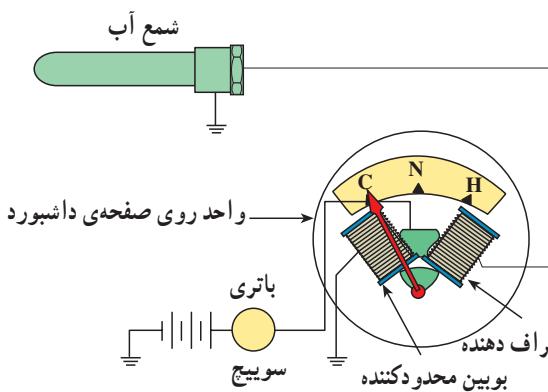
بعضی از سنسورهای سنجش حرارت آب موتور دارای یک ترمینال ورودی جریان الکتریکی است و سیم مثبت مدار به آن وصل می‌شود. در نوع دیگری از سنسورها سوکت دو ترمینالی، سنسور را به سیم کشی مدار الکتریکی نشانده متصل می‌کند. در شکل ۱-۶، نوع دو ترمینالی آن دیده می‌شود.



۱-۲-۱- نشان‌دهنده‌ی درجه‌ی آب دو بوبینه: دراین


نوع نشان‌دهنده‌ی گرمای آب موتور، شمع آب به‌طور سری با بوبین انحراف‌دهنده قرار گرفته است و در موقع سرد بودن آب موتور، به علت مقاومت الکتریکی زیاد شمع آب جریان کمتری از بوبین انحراف‌دهنده عبور می‌کند. در این حالت بیشترین جریان از بوبین محدود‌کننده می‌گذرد و حوزه‌ی مغناطیسی ایجاد شده باعث انحراف عقربه به سمت C (سرد بودن آب) می‌شود (شکل ۱-۷).

شکل ۱-۷

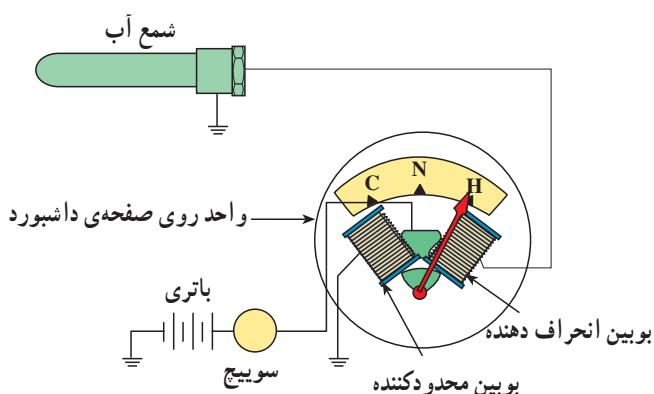

با افزایش گرمای موتور، مقاومت الکتریکی شمع آب کمتر می‌شود و متناسب با آن، شدت جریان بیشتری از بوبین انحراف عبور می‌کند. با افزایش حوزه‌ی مغناطیسی در بوبین انحراف، عقربه به سمت H (گرم بودن آب) حرکت می‌کند، (شکل ۱-۸).


شکل ۱-۸

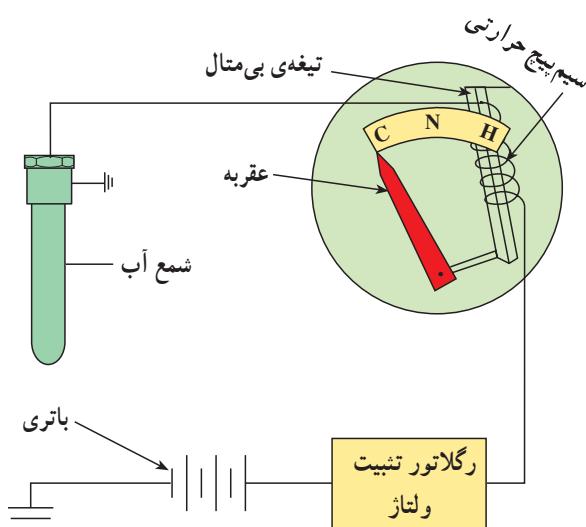


شکل ۱-۹- (C) سرد (N) نرمال (H) گرم

۱-۲-۲- نشان‌دهنده‌ی درجه‌ی آب بی‌متالی: در


ساختمان این نوع درجه‌ی آب، از تیغه‌ی (نوار) بی‌متالی استفاده شده که در مقابل حرارت حساس است و تغییر طول می‌دهد. سیم پیچ حرارتی نصب شده در روی تیغه، تغییرات دمای لازم را بر حسب مقدار جریان الکتریکی مصرفی ایجاد می‌کند. در حالت سرد بودن آب موتور، به سبب مقاومت الکتریکی شمع آب، جریان بسیار کمی از سیم پیچ حرارتی عبور می‌کند و تغییر طول تیغه‌ی بی‌متال در حدی است که عقربه‌ی نشان‌دهنده، روی C (سرد بودن آب) قرار می‌گیرد (شکل ۱-۹).

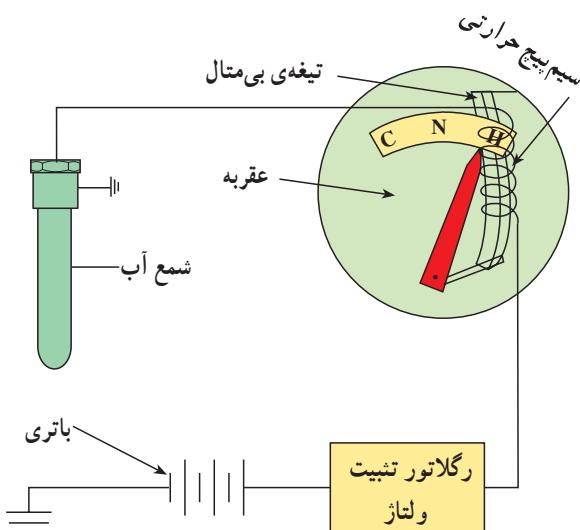

شکل ۱-۱۰

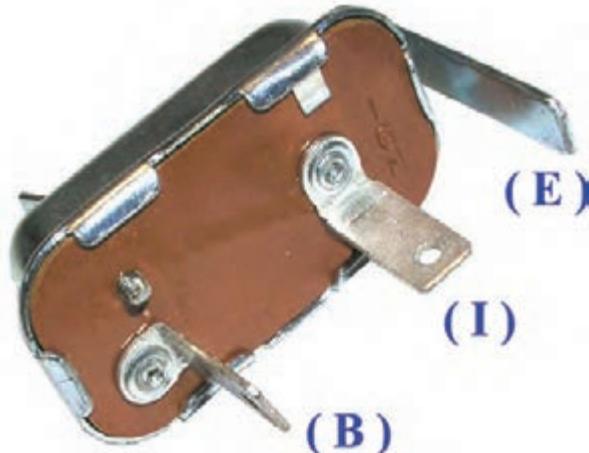

شکل ۱-۱۱- رگلاتور تنظیم ولتاژ

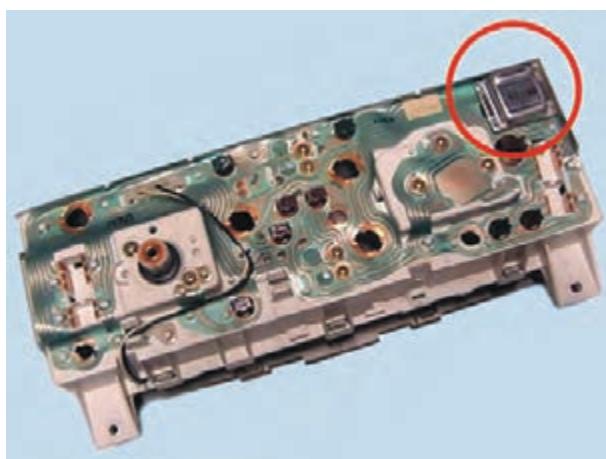

شکل ۱-۱۲- صفحه‌ی نشان‌دهنده‌ها و محل نصب رگلاتور کنترل ولتاژ

افزایش گرمای آب موتور باعث کاهش مقاومت الکتریکی در شمع آب (واحد روی موتور) می‌شود و مناسب با آن جریان مصرفی دستگاه افزایش می‌باید. عبور جریان الکتریکی از سیم پیچ حرارتی باعث گرم شدن تیغه بی مثال و درنتیجه افزایش طول آن می‌شود. افزایش طول تیغه باعث تغییر موقعیت عقربه بی می‌شود و عقربه به سمت H (گرم شدن آب) حرکت می‌کند (شکل ۱-۱۰).

۳-۱- رگلاتور تنظیم ولتاژ

نشان‌دهنده‌های درجه‌ی آب و درجه‌ی بنزین نیاز به ولتاژ ثابت دارند. در مدار این نشان‌دهنده‌ها از تثبیت کننده‌ی ولتاژ، که وظیفه دارد ولتاژ مؤثر بر نشان‌دهنده‌ها را ثابت نگه دارد استفاده می‌شود. کنترل کننده‌ی ولتاژ دارای سه عدد ترمینال است که با علامت اختصاری B، I و E نام‌گذاری شده‌اند. در شکل ۱-۱۱ یک نوع رگلاتور تنظیم ولتاژ مورد استفاده در خودروها نشان داده شده است.

ترمینال B رگلاتور ورودی جریان الکتریکی، ترمینال I خروجی جریان به نشان‌دهنده‌ها و ترمینال E اتصال بدنه است.

رگلاتور تنظیم ولتاژ در مدار صفحه چاپی دستگاه‌های نشان‌دهنده‌ی خودرو قرار می‌گیرد. در شکل ۱-۱۲، یک نوع کنترل کننده‌ی ولتاژ نصب شده در مدار الکتریکی صفحه‌ی نشان‌دهنده‌های پانل جلوی خودرویی دیده می‌شود.



شکل ۱-۱۳- سوخت نما

۴-۱- نشان دهندهٔ درجهٔ بنزین (سوخت نما)

برای نمایش مقدار حجم سوخت داخل باک خودروها از سوخت نما (نشان دهندهٔ درجهٔ بنزین) استفاده می‌شود که در طرح‌های متنوعی ساخته شده است و در کنار سایر نشان دهنده‌ها در پانل جلوی راننده نصب می‌شود. صفحهٔ نمایش سوخت نما عموماً با علائم^۱ E (حالی بودن باک)، $\frac{1}{2}$ و F (پُر بودن باک) تقسیم‌بندی می‌شود. شکل ۱-۱۳، نشان دهندهٔ حجم سوخت باک در پانل جلوی راننده یک نوع خودرو را نشان می‌دهد. مدار الکتریکی سیستم سوخت نما نیز از دو قسمت عمدۀ تشکیل یافته است :


الف - واحد روی پانل جلوی راننده

ب - واحد باک

مکانیزم نمایش حجم سوخت باک خودرو در دو نوع عقربه‌ای و دیجیتالی طراحی و ساخته شده است که در نوع دیجیتالی مقدار حجم سوخت به صورت نمودار میله‌ای نشان داده می‌شود. تقسیم‌بندی روی نمودار به صورت عددی و عموماً با مقادیر صفر، $\frac{1}{4}$ ، $\frac{1}{2}$ ، $\frac{3}{4}$ و ۱ علامت‌گذاری می‌شود. در شکل ۱-۱۴ سوخت نمای دیجیتالی یک نوع خودرو دیده می‌شود.




شکل ۱-۱۴- سوخت نمای دیجیتالی

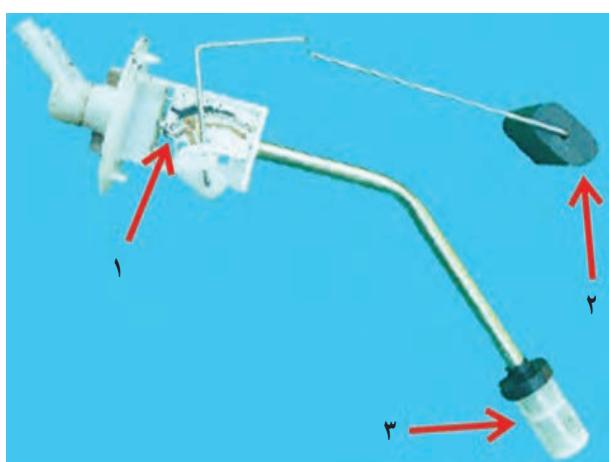

۱- جاروبک ۲- شناور ۳- لولهٔ خروجی بنزین

شکل ۱-۱۵- واحد باک

واحد باک (شکل ۱-۱۵) از شناور، لولهٔ خروجی بنزین، جاروبک و رئوستا تشکیل یافته است. شناور در روی سطح بنزین قرار می‌گیرد و با کم یا زیاد شدن حجم سوخت، جاروبک شناور روی رئوستا حرکت می‌کند و باعث کاهش یا افزایش مقاومت در واحد باک می‌شود.

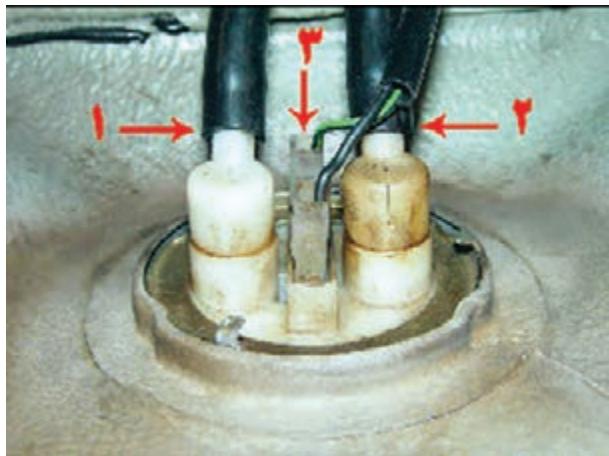


شکل ۱-۱۶- قسمت خارجی شناور

در شکل ۱-۱۶ محل نصب واحد باک و قسمت خارجی شناور نشان داده شده است.


- ۱- لوله‌ی خروجی سوخت
- ۲- لوله‌ی ورودی سوخت
- ۳- پایه‌های الکتریکی متصل به مقاومت متغیر

۱-۴-۱- نشان‌دهنده‌ی درجه‌ی بنزین دو بویینه: این

نوع نشان‌دهنده دارای بویین انحراف‌دهنده و بویین محدود‌کننده است. بویین محدود‌کننده با واحد باک به صورت سری و بویین انحراف‌دهنده با واحد سنجش باک به صورت موازی وصل شده است. در حالت خالی بودن باک (شکل ۱-۱۷)، شناور به کف باک نزدیک می‌شود و جاروبک را در ابتدای رئوستا قرار می‌دهد. در این وضعیت مقاومت واحد باک کم می‌شود. با کاهش مقاومت باک، جریان بیشتری از سیم پیچ (بویین) محدود‌کننده می‌گذرد و حوزه‌ی مغناطیسی ایجاد شده در آن باعث جذب عقره‌ی نشان‌دهنده به سمت E (خالی بودن باک) می‌شود.

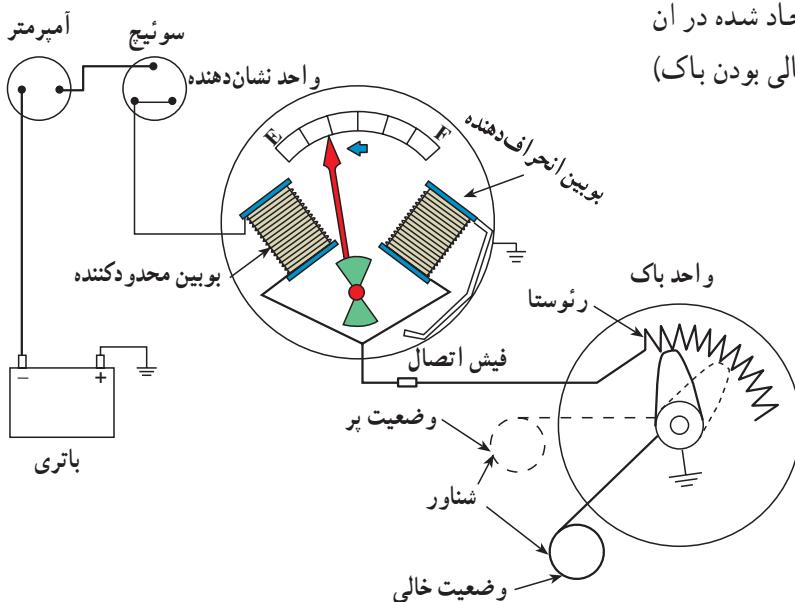


شکل ۱-۱۷

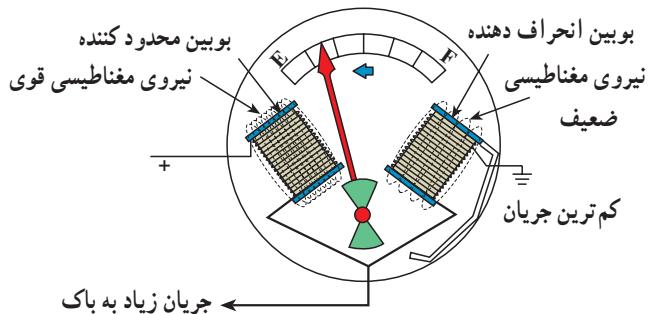


در شکل ۱-۱۸، کاوش جریان الکتریکی و در نتیجه کاوش حوزه‌ی مغناطیسی در بوین انحراف دهنده نشان داده شده است.

شکل ۱-۱۸

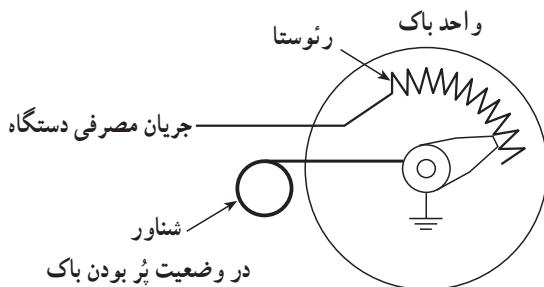


در حالت پُر بودن باک، شناور همراه سوخت بالا می‌آید و در روی سطح سوخت قرار می‌گیرد (شکل ۱-۱۹).

شکل ۱-۱۹

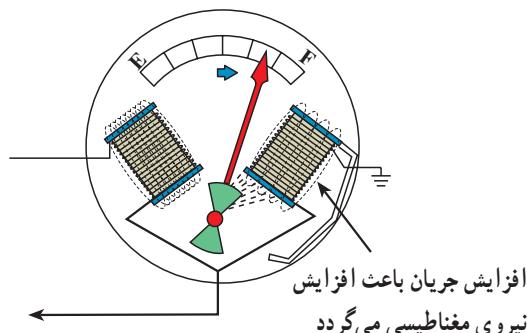


در این وضعیت جاروبک در انتهای رئوستا قرار می‌گیرد و مقدار مقاومت باک افزایش می‌یابد. با بیشتر شدن مقاومت باک، جریان مدار از بوین انحراف دهنده عبور می‌کند و باعث افزایش حوزه‌ی مغناطیسی بوین می‌شود. تأثیر حوزه‌ی مغناطیسی در عقربه‌ی نشان دهنده باعث حرکت آن به سمت F (پُر بودن باک) می‌شود (شکل ۱-۲۰).

شکل ۱-۲۰

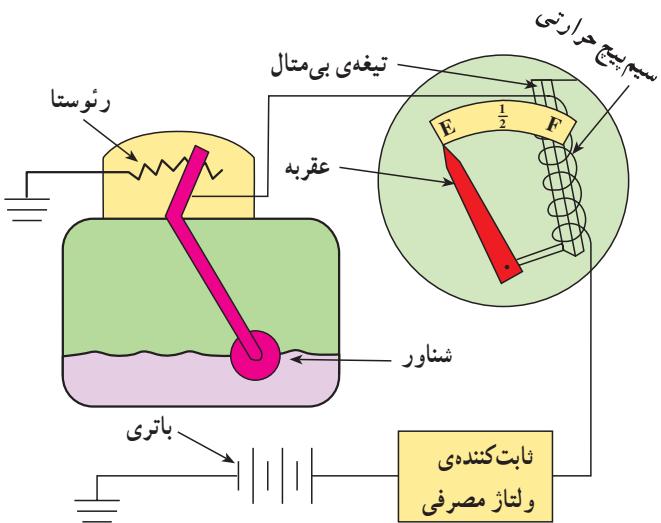


شکل ۱-۲۱

۱-۴-۲ نشان‌دهنده‌ی درجه‌ی بنزین بی‌متالی: مکانیزم ساختمان سوخت نمای بی‌متالی مانند نشان‌دهنده‌ی درجه‌ی آب نوع بی‌متالی است که در آن از تیغه‌ی بی‌متالی و سیم پیچ حرارتی استفاده شده است. در حالت‌های پُر و خالی بودن باک، مقدار مقاومت باک تغییر می‌کند و بر حسب مقدار جریان مصرفی و حرارت ایجاد شده در سیم پیچ حرارتی، تیغه‌ی بی‌متالی تغییر طول می‌دهد و عقره‌ی نشان‌دهنده در فاصله‌ی E (خالی بودن باک) و F (پر بودن باک) مقدار حجم سوخت اندازه‌گیری شده‌ی داخل باک را نشان می‌دهد. در شکل ۱-۲۱ نشان‌دهنده‌ی درجه‌ی بنزین نوع بی‌متالی به صورت نمادین دیده می‌شود.

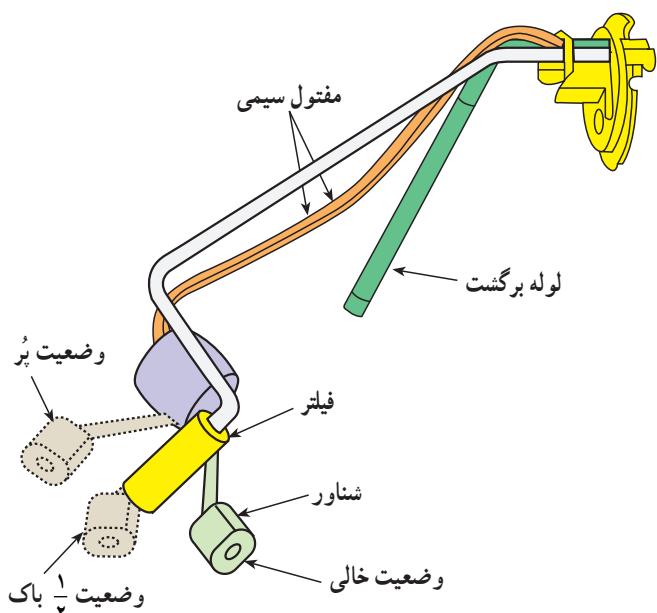

شکل ۱-۲۲

در شکل نمادین ۱-۲۲ ۱ وضعیت شناور در حالت‌های پر بودن باک، پر بودن $\frac{1}{3}$ حجم باک و خالی بودن باک نشان داده شده است.

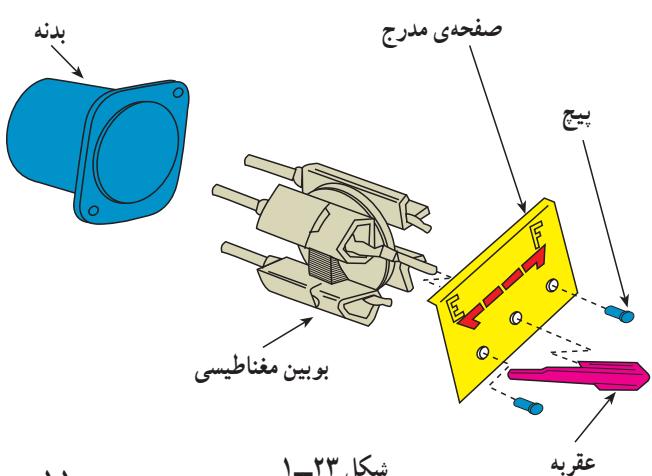

شکل ۱-۲۳

در شکل نمادین ۱-۲۳ ۱، یک نوع نشان‌دهنده‌ی درجه‌ی بنزین با بوبین مغناطیسی دیده می‌شود.



در شکل ۱-۲۴، واحد متغیر مقاومت در داخل باک نشان داده شده است.

شکل ۱-۲۴



شکل ۱-۲۵

۵-۱- نشان دهندهٔ فشار روغن

اطلاع از عملکرد سیستم روغن کاری در خودرو بسیار مهم و ضروری است. برای این منظور از نشان دهندهٔ فشار روغن در خودروها استفاده می‌شود. مدار سنجش فشار روغن از واحد روی پانل جلوی راننده و واحد روی موتور تشکیل یافته است. واحد روی بدنهٔ موتور در مسیر مدار روغن قرار می‌گیرد (شکل ۱-۲۵).




شکل ۱-۲۶

نشان دهندهٔ فشار روغن به دو صورت طراحی و در پانل جلوی راننده نصب می‌شود :

الف - نشان دهندهٔ عقربه‌ای

ب - چراغ اخطار


نشان دهندهٔ عقربه‌ای مقدار فشار روغن در مدار روغن کاری موتور را به صورت عددی نمایش می‌دهد. در اکثر خودروها معمولاً از چراغ اخطار که به همین منظور در صفحهٔ نشان دهنده‌های خودرو تعبیه می‌شود برای آگاهی راننده استفاده می‌کنند. شکل ۱-۲۶، چراغ اخطار روی پانل یک نوع خودرو را نشان می‌دهد.

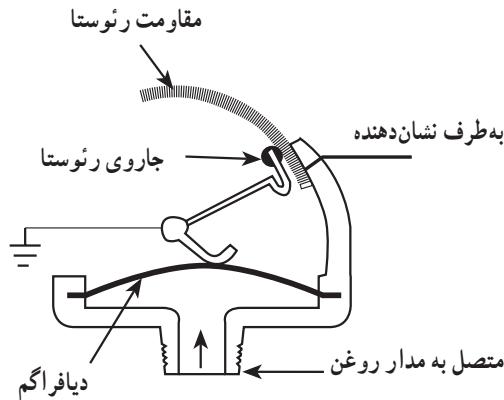

شکل ۱-۲۷-۱- حالت مقاومت کم


در ساختمان واحد موتور، که شمع روغن یا فشنگی روغن نیز نامیده می‌شود، از دیافراگم، جاروبک و رؤستا استفاده شده است.

بر مبنای مقدار فشار پشت دیاگرام و انتقال حرکت آن به اهرم جاروبک و جابه‌جا شدن جاروبک در روی رؤستا مقدار مقاومت در واحد شمع روغن افزایش و یا کاهش می‌باید. در شکل ۱-۲۷، جاروبک رؤستا، به‌دلیل فشار کم روغن مدار روغن کاری موتور، در ابتدای رؤستا قرار گرفته است.

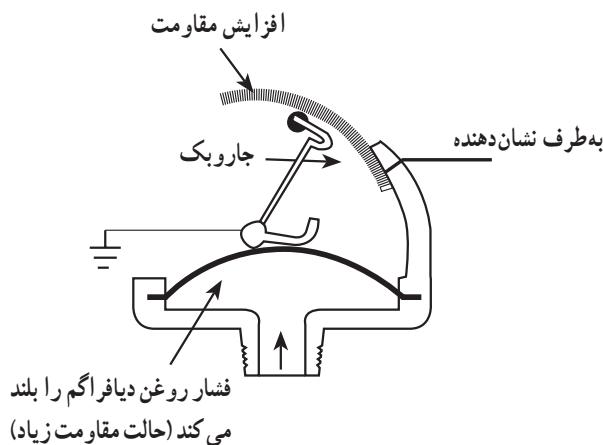


شکل ۱-۲۸-۱- حالت مقاومت زیاد

زمانی که فشار روغن در مدار روغن کاری موتور افزایش یابد به دیافراگم داخل شمع روغن اثر می‌کند و باعث جابه‌جا شدن جاروبک در روی رؤستا می‌شود و مقاومت واحد شمع روغن را افزایش می‌دهد. شکل ۱-۲۸، افزایش مقاومت واحد شمع روغن را در حالت افزایش فشار مدار روغن کاری نشان می‌دهد.

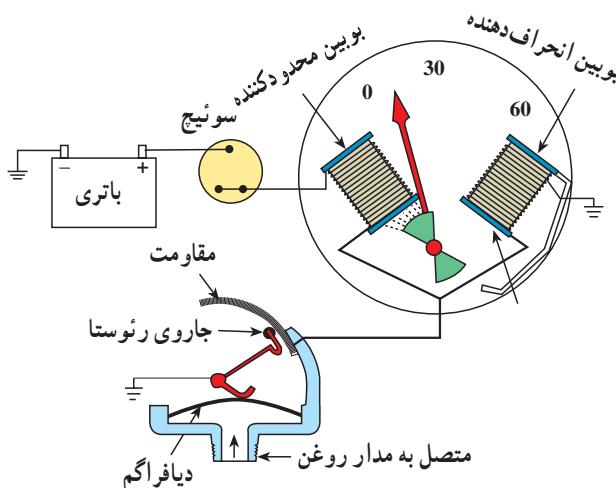


شکل ۱-۲۹

۱-۵-۱- نشان دهنده فشار روغن دو بوبینه: در این نوع نشان دهنده عامل تعیین کننده در اندازه‌گیری، فشار روغن مدار روغن کاری موتور است. در حالت کم بودن فشار روغن مدار، فشار مؤثر بر دیافراگم کم است و جاروبک در ابتدای رؤستا قرار می‌گیرد. در این وضعیت مقاومت در شمع روغن کم است و جریان بیشتری از بویین محدود کننده می‌گذرد. حوزه‌ی مغناطیسی ایجاد شده در بویین، باعث جذب عقریه‌ی نشان دهنده به سمت فشار کم می‌شود (شکل ۱-۲۹).

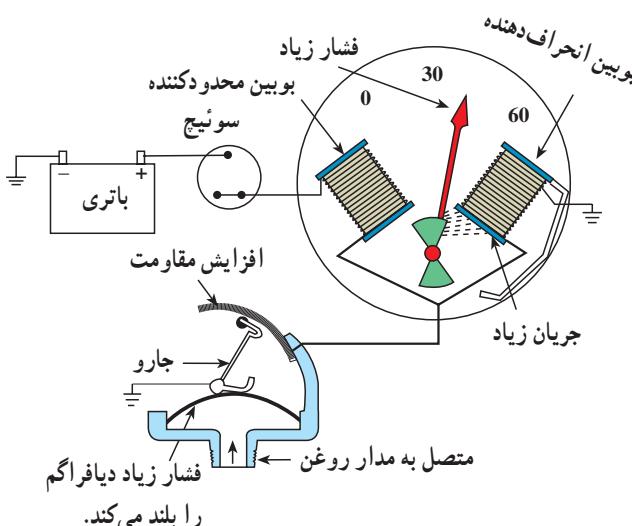


شکل ۱-۳۰

وقتی فشار روغن افزایش یابد فشار مؤثر بر دیافراگم زیاد می شود. درنتیجه جاروبک روی رئوستا حرکت می کند و باعث افزایش مقاومت شمع روغن می شود. در این حالت، جریان زیادی از بویین انحراف دهنده عبور می کند و حوزه مغناطیسی ایجاد شده در آن، باعث انحراف عقربه می شود و نشان دهنده، افزایش فشار مدار را نشان می دهد (شکل ۱-۳۰).

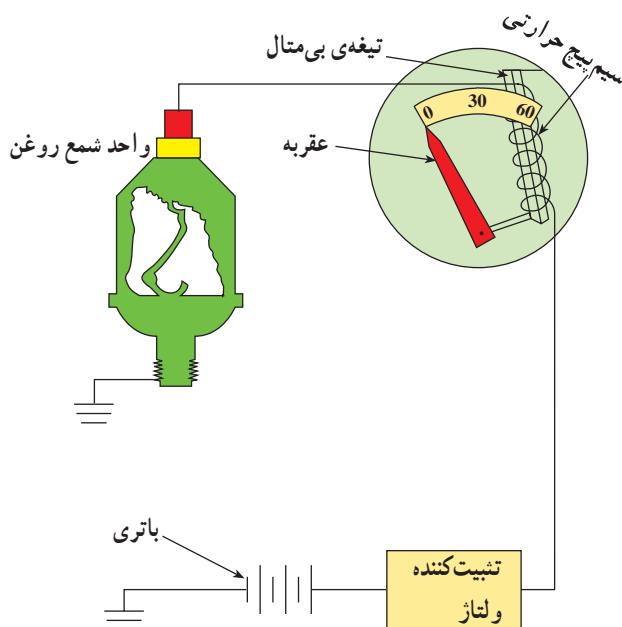

شکل ۱-۳۱

۱-۵-۲- نشان دهنده فشار روغن بی متالی:
نشان دهنده های بی متالی درجه آب و درجه بنزین است و عامل حرکت عقربه، مقدار جریان گذرنده از سیم پیچ حرارتی است. واحد روی موتور یا شمع روغن از نوع دیافراگمی است که، بر حسب فشار وارد شده از طرف مدار روغن، مقدار مقاومت را تعیین می کند. در شکل ۱-۳۱، مدار سنجش فشار روغن بی متالی دیده می شود.

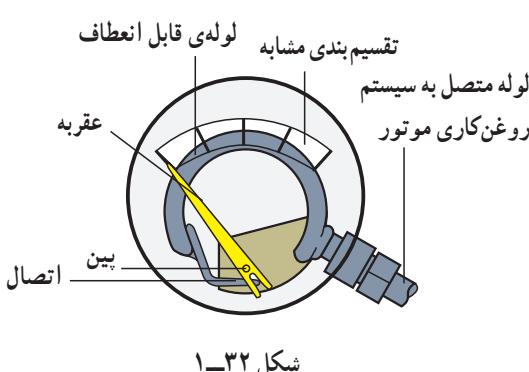

شکل ۱-۳۲

۱-۵-۳- نشان دهنده فشار روغن نوع انبساطی:
در این نوع نشان دهنده، از یک لوله قابل انعطاف استفاده شده است که از یک طرف بهوسیله لوله ای به مدار روغن کاری موتور وصل شده و از طرف دیگر به عقربه نشان دهنده متصل است. در حال خاموش موتور، عقربه در ابتدای صفحه مدرج فشار روغن قرار می گیرد (شکل ۱-۳۲). پس از روشن شدن موتور، فشار مؤثر بر لوله قابل انعطاف، آن را منبسط می کند و با حرکت عقربه، مقدار فشار اندازه گیری می شود.

زمان : ۴ ساعت

۶-۱- دستور العمل پیاده و سوار کردن نشان دهنده‌ها درجه‌ی آب، درجه‌ی بنزین و فشار روغن

به ترتیب زیر برای خارج کردن مجموعه‌ی نشان دهنده‌ها عمل کنید (قبل از شروع به کار به توصیه‌های کارخانه‌ی سازنده در دفترچه راهنمای خودرو دقت کنید).

- کابل اتصال منفی (بدنه) باتری را جدا کنید (شکل ۱-۳۳).



شکل ۱-۳۳

- در این نوع خودرو برای پیاده کردن مجموعه‌ی نشان دهنده‌ها لازم است ابتدا فلکه‌ی فرمان (غیریلک فرمان) از محل خود باز و پیاده شود. در پوش مهره‌ی فلکه فرمان را از محل خود خارج کنید (شکل ۱-۳۴).



شکل ۱-۳۴

- به وسیله‌ی آچار بکس، مهره‌ی فلکه‌ی فرمان را باز کنید (شکل ۱-۳۵).



شکل ۱-۳۵

– فلکه‌ی فرمان را در موقعیتی از محل خود خارج کنید
که چرخ‌های جلو در امتداد چرخ‌های عقب خودرو قرار گرفته
باشد (شکل ۱-۳۶).




شکل ۱-۳۶

– دو عدد پیچ بالای صفحه را به وسیله‌ی آچار پیچ گوشته
باز کنید (شکل ۱-۳۷).



شکل ۱-۳۷

– دو عدد پیچ پایین صفحه‌ی نگهدارنده را به وسیله‌ی
آچار پیچ گوشته باز کنید (شکل ۱-۳۸).

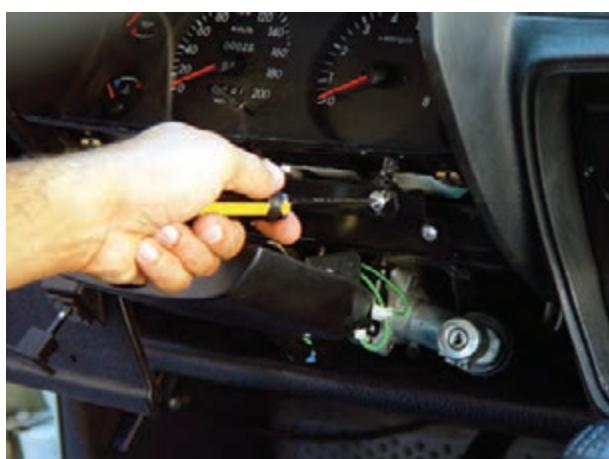

شکل ۱-۳۸

– با احتیاط مجموعه‌ی نشان‌دهنده‌ها را از محل خود خارج کنید (شکل ۱-۳۹).



شکل ۱-۳۹

– اتصال سیم کیلومتر را با فشردن ضامن آن، در جهتی که در شکل ۱-۴۰ دیده می‌شود، از محل خود خارج کنید.




شکل ۱-۴۰

– مدار چابی (بُرد) نشان‌دهنده‌ها بهوسیله‌ی دو عدد سوکت به سیم‌کشی خودرو متصل است (شکل ۱-۴۱).


۱- اتصال سیم‌ها بهوسیله‌ی سوکت به مدار چابی

۲- بُرد یا مدار چابی

۳- پیچ‌های اتصال نشان‌دهنده به مدار چابی

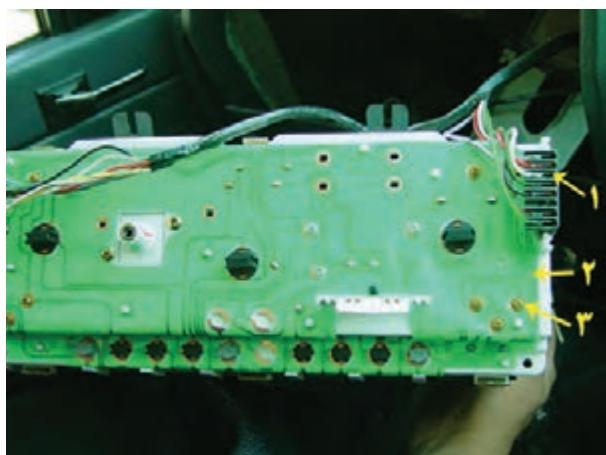

شکل ۱-۴۱

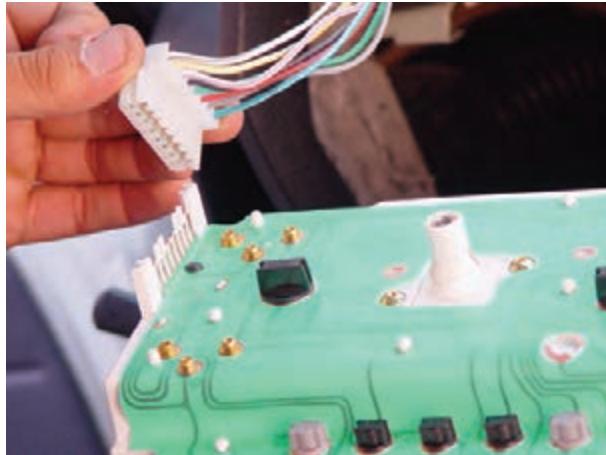

– سوکت اتصال سیم کشی مدار الکتریکی به صفحه‌ی چاپی نشان‌دهنده‌ها را، مطابق با شکل ۱-۴۲ جدا کنید.

شکل ۱-۴۲



– خارهای فنری نگه‌دارنده‌ی تلق صفحه‌ی کیلومتر و نشان‌دهنده‌ها را، مطابق با شکل ۱-۴۳، جدا کنید.

شکل ۱-۴۳



– تلق شیشه‌ای و ملحقات آن را، مطابق شکل ۱-۴۴ جدا کنید.

(الف)



(ب)



(ج)

شکل ۱-۴۴

توجه:


نشان دهنده ها در مقابل ضربه حساس و آسیب بذیرند لذا، هنگام پیاده و سوار کردن آن ها، دقت و احتیاط لازم را به عمل آورید.




شکل ۱-۴۵

– در شکل ۱-۴۵، نشان دهنده های درجهی روغن با شمارهی (۱) و درجهی دمای آب با شمارهی (۲) و درجهی بنزین با شمارهی (۳) و درجهی شارژ با شمارهی (۴) نشان داده شده است.

– هریک از نشان‌دهنده‌ها به وسیله‌ی سه عدد پیچ به بُرد متصل است (شکل ۱-۴۶). با باز کردن پیچ‌ها می‌توان آن‌ها را خارج کرد. شماره‌ی (۱) سه عدد پیچ درجه‌ی رونگ و شماره‌ی (۲) سه عدد پیچ درجه‌ی دمای آب و شماره‌ی (۳) سه عدد پیچ سوخت‌نما و شماره‌ی (۴) سه عدد پیچ اتصال درجه‌ی شارژ را نشان می‌دهد.

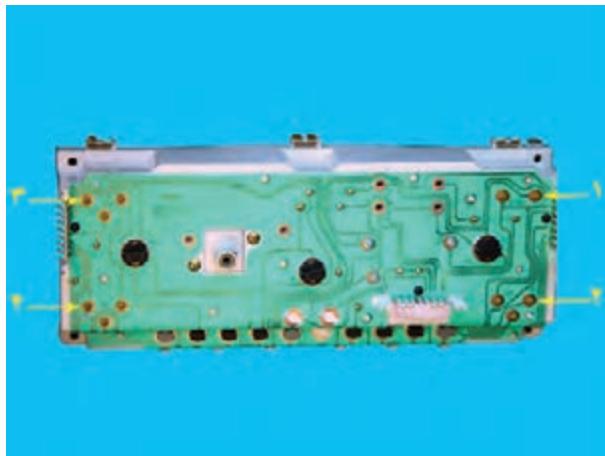

شکل ۱-۴۶

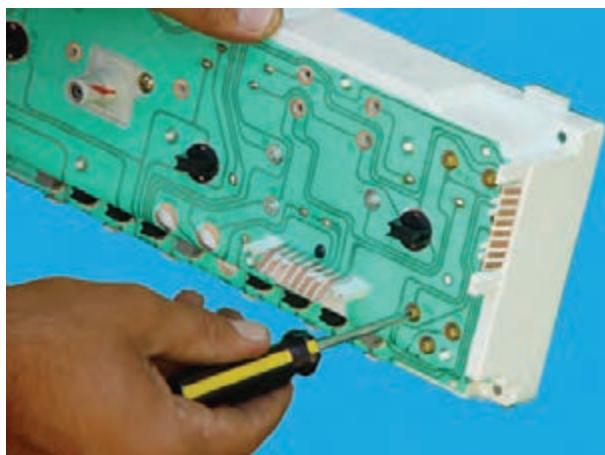

شکل ۱-۴۷

– با آچار پیچ‌گوشتی پیچ‌های نشان‌دهنده را باز و آن را از محل خود خارج کنید (شکل ۱-۴۷).



شکل ۱-۴۸

در شکل ۱-۴۸ نحوه خارج کردن نشان‌دهنده دیده می‌شود.

– سوار کردن نشان‌دهنده‌ها و بستن مجموعه‌ی پانل جلوی راننده، عکس مراحل پیاده کردن آن‌ها است.

زمان : ۲ ساعت

۷-۱- دستور العمل پیاده و سوار کردن شمع آب،
شمع روغن و واحد درجهی باک
وسایل لازم: جعبه آچار
به منظور ایمنی در کار ابتدا کابل اتصال بدنی باتری را
جدا کنید (شکل ۱-۴۹).



شکل ۱-۴۹- باز کردن اتصال بدنی باتری



شکل ۱-۵۰

به ترتیب زیر برای پیاده کردن شمع آب (واحد روی موتور)،
که در روی سرسیلندر بسته می شود، اقدام کنید:
- سوکت اتصال سیم مدار نشان دهندهی دمای آب را از
روی شمع آب (فسنگی) جدا کنید (شکل ۱-۵۱).



(الف)

- به وسیلهی آچار مناسب، شمع آب را از محل خود باز
کنید (شکل ۱-۵۱-الف).



(ب)


شکل ۱-۵۱

- در شکل ۱-۵۱-ب یک نوع شمع آب نشان داده شده است.




شکل ۱-۵۲

به ترتیب زیر برای پیاده کردن شمع روغن (فسنگی روغن) اقدام کنید :
- سیم متصل به شمع فشار روغن را جدا کنید (شکل ۱-۵۲).

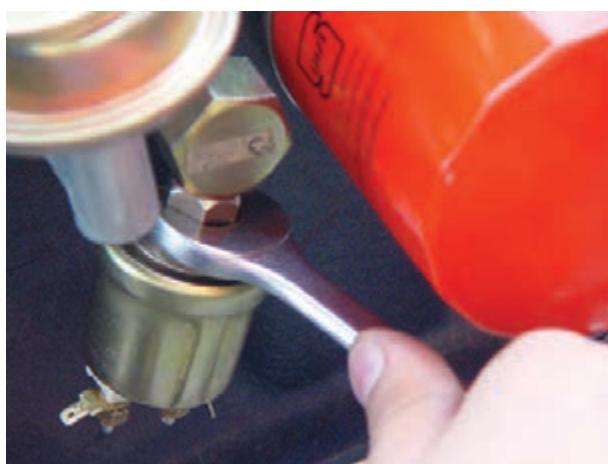

شکل ۱-۵۳

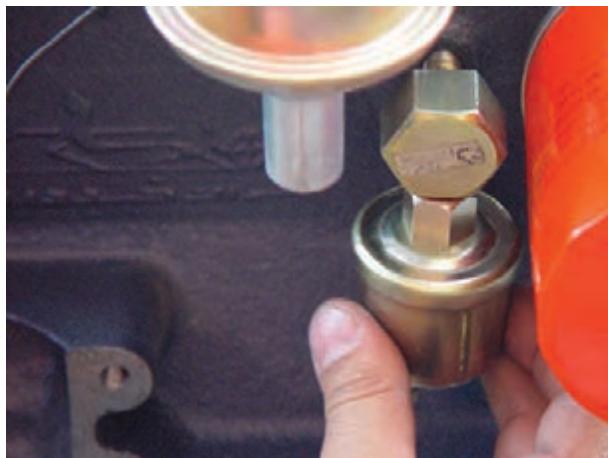- با آچار مناسب واحد شمع روغن (مجموعه‌ی دیافراگم و اجزای داخلی آن) را باز کنید (شکل ۱-۵۳).



– شمع روغن را از روی پایه جدا کنید (شکل ۱-۵۴).

شکل ۱-۵۴



– پایه شمع روغن را از روی بلوکه‌ی سیلندر باز کنید (شکل ۱-۵۵).


شکل ۱-۵۵



به ترتیب زیر برای پیاده کردن واحد درجه‌ی باک (مجموعه‌ی شناور) اقدام کنید.

– مجموعه‌ی شناور (واحد درجه‌ی باک) در موقعیتی قرار دارد که بدون باز کردن سپر محافظت باک نمی‌توان آن را از محل خود در روی باک خودرو جدا کرد (شکل ۱-۵۶).

شکل ۱-۵۶

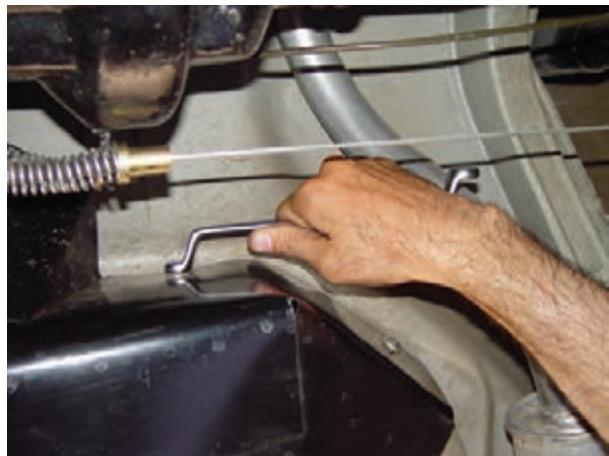

– به منظور دسترسی به مجموعه‌ی شناور واحد باک پیچ‌های سپر محافظتی را، مطابق شکل ۱-۵۷، باز و آن را پیاده کنید.

شکل ۱-۵۷




– شیلنگ لوله‌ی خروجی (۱) و لوله‌ی ورودی بنزین (۲) و دو فیش متصل به پایه‌های الکتریکی (۳) را جدا کنید (شکل ۱-۵۸).

شکل ۱-۵۸



– مطابق شکل ۱-۵۹، حلقه‌ی نگهدارنده‌ی واحد شناور را باز و مجموعه‌ی شناور را خارج کنید.

شکل ۱-۵۹

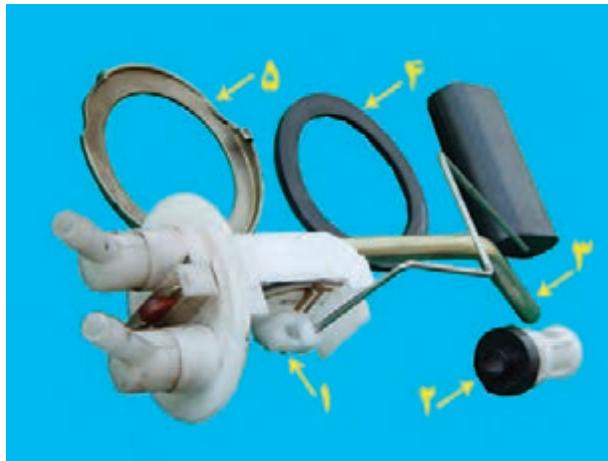

شکل ۱-۶

- در شکل ۱-۶۰ اجزای مجموعه‌ی شناور نشان داده شده است.

۱- بدنه‌ی اصلی


۲- فیلتر توری (که در ابتدای لوله‌ی ورودی نصب می‌شود).

۳- لوله‌ی ورودی سوخت

۴- واشر آب‌بندی

۵- حلقه‌ی نگهدارنده

- برای سوار کردن قطعات، عکس مراحل پیاده کردن آن‌ها، عمل کنید.

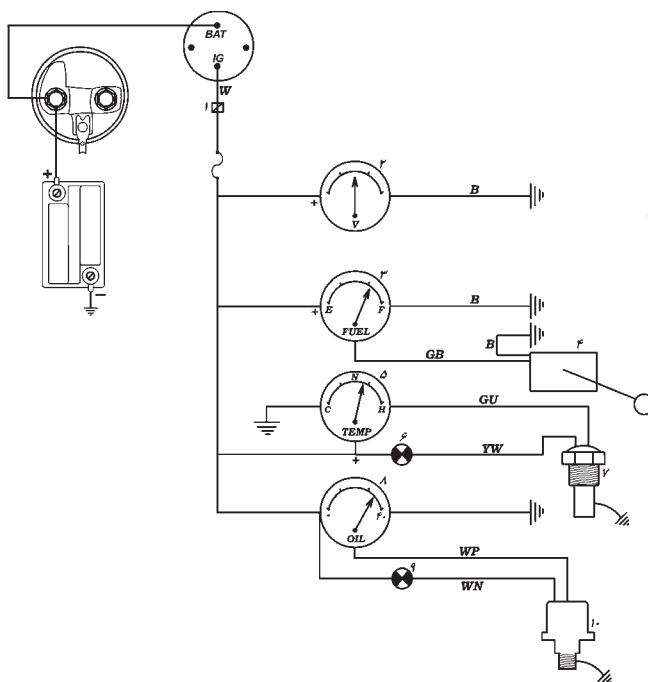

شکل ۱-۶۱

۱-۸- مدار الکتریکی نشان‌دهنده‌ها

مدار الکتریکی نشان‌دهنده‌های نصب شده در پانل جلوی راننده در شکل ۱-۶۱ دیده می‌شود. در مدار الکتریکی نشان‌دهنده‌های دمای آب و فشار روغن از لامپ اخطار نیز استفاده می‌شود.

۱- اتصال مدار چابی

۲- ولت‌متر

۳- درجه‌ی بنزین

۴- واحد سنجش بنزین باک

۵- درجه‌ی دمای آب

۶- لامپ اخطار دمای آب

۷- فشنگی دمای آب (شمع آب)

۸- درجه‌ی فشار روغن

۹- لامپ اخطار فشار روغن

۱۰- شمع روغن(فشنگی روغن)

۱-۹- دستور العمل سیم‌کشی مدار نشان‌دهنده‌ها

وسایل لازم:

سیم، سرسیم، فیوز، نشان‌دهنده‌های دمای آب، شمع آب، درجه‌ی فشار روغن، شمع روغن، درجه‌ی بنزین، مجموعه‌ی شناور (واحد درجه‌ی باک)، جعبه ابزار، موتور و تابلوی برق


آموزشی.

سیم کشی مدارهای نشان دهنده‌ها را در تابلوی برق کارگاه به ترتیب زیر اجرا کنید:

– قطعه سیم‌های مورد نیاز را در اندازه‌های لازم بُرید و سرسیم‌های مناسب را به آن‌ها متصل کنید.

– با استفاده از مدار شکل ۱-۶۲، نشان دهنده‌ها را سیم کشی کنید.

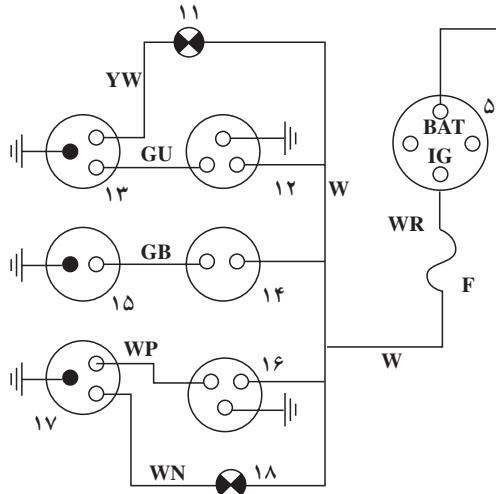– قطب‌های باتری را متصل و موتور را روشن کنید. با کنترل نشان دهنده‌ها صحت سیم کشی را مشاهده کنید.



- ۱-باتری ۲-اتوماتیک استارتر ۳-موتور استارتر ۵-سوئیچ
۱۱-چراغ اخطار دمای آب ۱۲-درجی حرارت‌سنج آب ۱۳-شماع آب
۱۴-درجی سوخت‌نما ۱۵-واحد شناور باک ۱۶-درجی فشار‌سنج روغن
۱۷-فسنگی یا شمع روغن ۱۸-لامپ اخطار فشار روغن

شکل ۱-۶۲

توجه:

قبل از عیوب‌یابی فیوز مدار را کنترل کنید.

۱-۱-۱- عیوب‌یابی مدار نشان دهنده‌ها

عيوب متداول در مدارها نشان دهنده‌ی درجه آب، درجه‌ی بنزین (سوخت‌نما) و درجه‌ی فشار روغن (مطابق با جدول ۱-۱) است.

مراحل کنترل و عیب‌یابی	عیب
<ul style="list-style-type: none"> - سیم کشی و اتصالات مدار را کنترل کنید. - سیم متصل به شمع آب را اتصال بدن کنید و عقره‌ی نشان‌دهنده را کنترل نمایید. تغییر وضعیت در عقره‌ی دلیل بر معیوب بودن شمع آب است. - در صورت سالم بودن شمع آب و سیم کشی مدار، می‌توان نتیجه گرفت که درجه‌ی آب معیوب است. 	<p>عقره‌ی نشان‌دهنده‌ی درجه‌ی آب در شرایط مختلف از دمای آب موتور روی علامت (C) ثابت می‌ماند.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - سیم بین نشان‌دهنده و شمع آب را کنترل و بررسی کنید تا اتصال بدن شده باشد. - سیم متصل به شمع آب را جدا کنید. حرکت عقره‌ی به سمت علامت (C) نشان‌دهنده‌ی معیوب بودن شمع آب است. - سالم بودن شمع آب و سیم کشی مدار، نشان‌دهنده‌ی معیوب بودن درجه‌ی آب است. 	<p>با روشن شدن موتور و برقراری مدار، عقره‌ی نشان‌دهنده‌ی درجه‌ی آب روی علامت H قرار می‌گیرد.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - سیم بین سوخت‌نما و واحد باک را کنترل کنید تا اتصال بدن نشده باشد. - سیم متصل به واحد باک را جدا کنید. حرکت عقره‌ی نشان‌دهنده به سمت F دلیل معیوب بودن واحد درجه‌ی باک است. در غیر این صورت اتصالات سوخت‌نما را کنترل کنید. - در صورت سالم بودن سیم کشی مدار و واحد درجه‌ی باک، می‌توان نتیجه گرفت که واحد نشان‌دهنده‌ی روی پانل معیوب است. 	<p>عقره‌ی نشان‌دهنده‌ی بنزین (سوخت‌نما) همواره روی علامت E (حالی بودن باک) قرار دارد.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - سیم کشی مدار را از نظر قطع بودن کنترل کنید. - سیم متصل به واحد باک را اتصال بدن کنید. حرکت عقره‌ی به سمت E نشان‌دهنده‌ی معیوب بودن واحد درجه‌ی باک است. - سالم بودن واحد باک و مدار سیم کشی دلیل بر معیوب بودن سوخت‌نما است. 	<p>عقره‌ی نشان‌دهنده‌ی سوخت همواره روی F قرار دارد.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - سیم متصل به شمع روغن را جدا کنید. اگر عقره‌ی به سمت فشار زیاد حرکت کند نشان‌دهنده‌ی معیوب بودن شمع روغن است. ولی اگر عقره‌ی روی حداقل فشار ثابت بماند اتصالات مدار را کنترل کنید. - سالم بودن شمع روغن و اتصالات مدار نشان‌دهنده‌ی معیوب بودن درجه‌ی فشارسنج است. 	<p>عقره‌ی نشان‌دهنده‌ی فشار روغن همواره حداقل فشار را نشان می‌دهد.</p>

<ul style="list-style-type: none"> - سیم متصل به شمع روغن را اتصال بدن نمایید. حرکت عقربه به سمت حداقل فشار، نشان دهندهٔ سالم بودن درجه روغن و معیوب بودن شمع روغن است. در غیر این صورت اتصالات مدار را کنترل کنید. - در صورت سالم بودن شمع روغن و مدار سیم کشی می‌توان نتیجه گرفت که درجه روغن معیوب است. 	<p>درجه‌ی فشار روغن همواره حداکثر فشار را نشان می‌دهد.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - سیم اتصال لامپ به شمع روغن را جدا و اتصال بدن کنید. در صورتی که لامپ روشن شود دلیل معیوب بودن شمع روغن است. - مدار لامپ به شمع روغن را کنترل کنید تا قطعی نداشته باشد. - با اتصال بدن نمودن سیم متصل به شمع روغن، در صورتی که لامپ روشن نشود، دلیل سوختن لامپ است لذا لامپ را کنترل نمایید. 	<p>لامپ اخطار فشار روغن در کلیهٔ شرایط از کار موتور خاموش است.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - سیم متصل به شمع روغن را جدا کنید. در صورتی که لامپ خاموش شود دلیل آن معیوب بودن شمع روغن است. - با جدا کردن سیم شمع روغن اگر لامپ روشن بماند دلیل اتصال بدنی مدار است. سیم بین لامپ اخطار تا شمع روغن را بازدید و عیب آن را رفع کنید. 	<p>لامپ اخطار فشار روغن همواره روشن است.</p>

زمان : ۲ ساعت

۱۱-۱- دستور العمل آزمایش واحد درجه باک

وسایل لازم:

واحد درجه باک،


اهم متر،

کتاب راهنمای سرویس خودرو (شکل ۱-۶۳).



شکل ۱-۶۳

– مکانیزم واحد درجه‌ی باک در شکل شماتیک ۱-۶۴ نشان داده شده است.

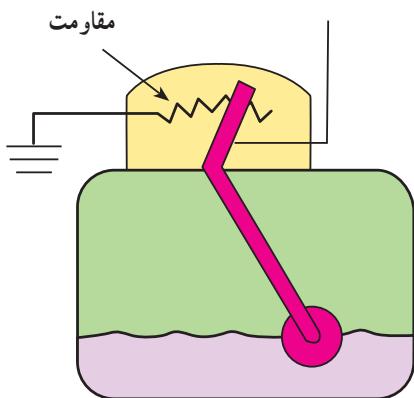

شکل ۱-۶۴



شکل ۱-۶۵


– به ترتیب زیر برای آزمایش واحد درجه‌ی باک عمل کنید :
– سلکتور اهم‌متر را روی درجه‌ی اندازه‌گیری اهم قرار دهید (شکل ۱-۶۵).



شکل ۱-۶۶


– سیم مشکی اهم‌متر را به ترمینال منفی (اتصال بدن) واحد باک متصل کنید (شکل ۱-۶۶).

– سیم قرمز رنگ اهم متر را به ترمینال مثبت واحد باک متصل کنید (شکل ۱-۶۷).

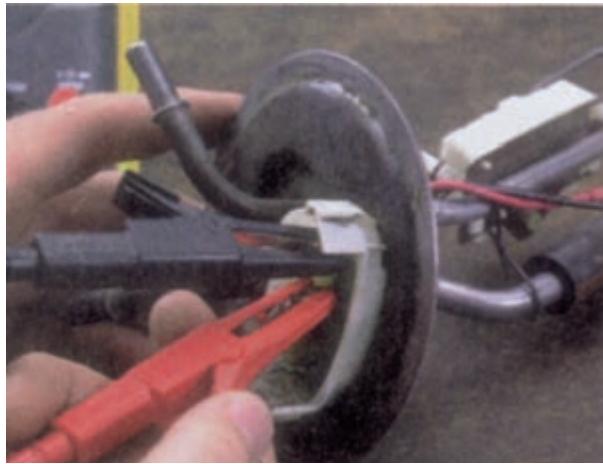

شکل ۱-۶۷

– مجموعه‌ی شناور (واحد درجه‌ی باک) را با دست نگه‌دارید. سپس شناور را در وضعیت E (حالی بودن باک) قرار دهید و مقدار مقاومت اندازه‌گیری شده توسط اهم متر را یادداشت کنید (شکل ۱-۶۸).

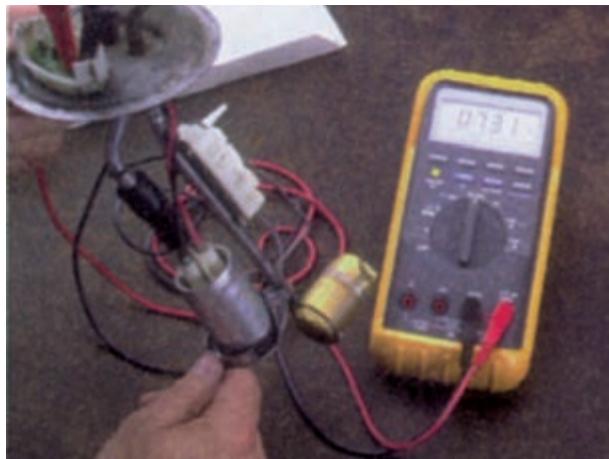

شکل ۱-۶۸

– مقدار اهم اندازه‌گیری شده را با مقدار توصیه شده، در دفترچه‌ی راهنمای تعمیراتی خودرو، مقایسه کنید (شکل ۱-۶۹).



شکل ۱-۶۹



شکل ۱-۷۰

– شناور را به سمت حالت پُر بودن باک به آرامی حرکت دهید و هم زمان، مقدار اهم اندازه گیری شده را مشاهده کنید. تغییر در مقدار اندازه گیری شده سالم بودن رئوستارا نشان می دهد (شکل ۱-۷۰).



شکل ۱-۷۱

– شناور را در حالت F (پر بودن باک) قرار دهید و مقدار اهم اندازه گیری شده توسط اهم متر را (با مقدار توصیه شده کارخانه سازنده) مقایسه کنید (شکل ۱-۷۱).




شکل ۱-۷۲

– شناور را، به منظور اطمینان از نداشتن سوراخ و تاب، کنترل و بررسی کنید (شکل ۱-۷۲).



شکل ۱-۷۳—آزمایش سیم کشی مدار

برای آزمایش سالم بودن سیم کشی مدار الکتریکی (پس از جدا کردن سوکت اتصال سیم کشی به شمع آب یا شمع روغن و یا واحد باک)، با استفاده از چراغ آزمایش، برقراری جریان الکتریکی باتری را در ترمینال مثبت سوکت یا کائوچوبی آزمایش و بررسی کنید. شکل ۱-۷۳، نحوه انجام آزمایش را نشان می‌دهد.

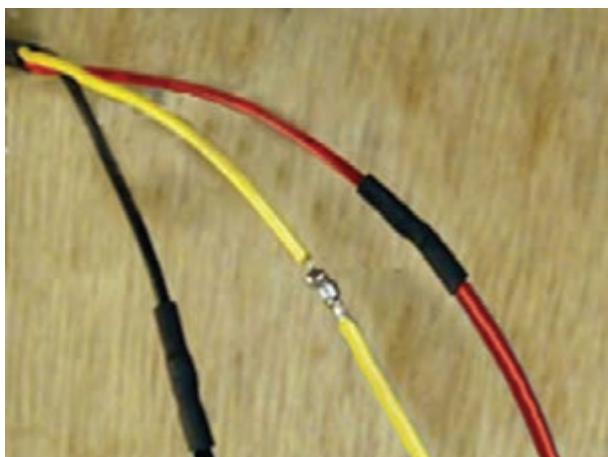


شکل ۱-۷۴—رفع عیب سیم کشی مدار الکتریکی

در صورت قطع شدن سیم مدار الکتریکی و یا آسیب دیدن روکش عایق سیم‌ها، ابتدا دو سر سیم قطع شده را به وسیله هویه لحیم کاری کنید. سپس محل اتصال را با استفاده از عایق تیوبی عایق کاری کنید. در شکل ۱-۷۴، اتصال سیم‌های قطع شده و عایق کاری آن‌ها نشان داده شده است.


آزمون پایانی (۱)

- ۱- طرز کار شاندنهای درجه آب دو بویشه را در حالت های سرد و گرم بودن آب موتور، توضیح دهید.
۲- در مدار شماتیک نشان داده شده در شکل، نام قسمت های مختلف را بنویسید و طرز کار آن را توضیح

دهید.

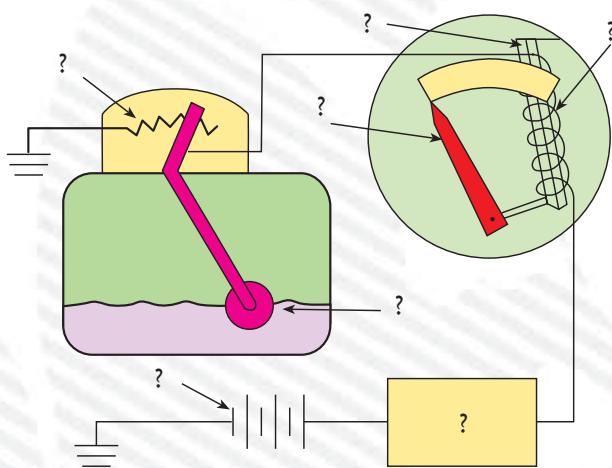

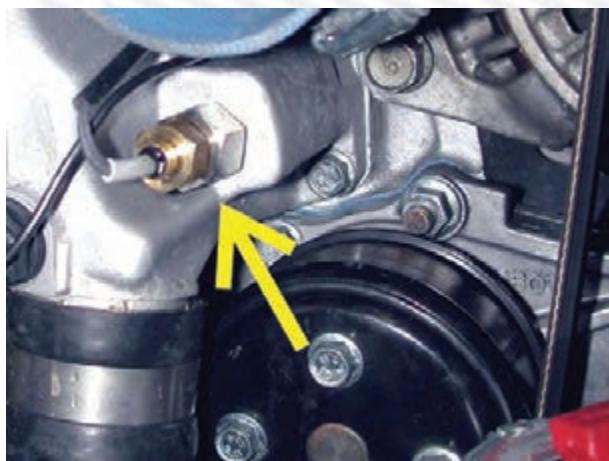- ۳- قطعه نشان داده شده در شکل را نام ببرید و عملکرد آن را توضیح دهید.





۴- وظیفه‌ی رکلاتور تنظیم ولتاژ را توضیح دهد.

۵- اصول کار نشان‌دهنده‌ی فشار روغن نوع اببساطی را توضیح دهد.

۶- اگر سیم بین نشان‌دهنده‌ی درجه‌ی آب و شمع آب اتصال بدنه شود :

الف - عقریه‌ی نشان‌دهنده روی علامت C قرار می‌گیرد.

ب - عقریه‌ی نشان‌دهنده روی علامت N قرار می‌گیرد.

ج - عقریه‌ی نشان‌دهنده روی علامت H قرار می‌گیرد.

د - عقریه‌ی نشان‌دهنده نوسان می‌کند.

۷- نحوه‌ی آزمایش واحد باک را توضیح دهد.



واحد کار دوم

توانایی نصب و پیاده کردن و سیم کشی مدار برف پاک کن و شیشه شوی

هدف کلی

پیاده و نصب، عیب یابی و رفع عیب و سیم کشی مدار برف پاک کن و شیشه شوی

هدف های رفتاری: فرآگیرنده پس از آموزش این واحد کار قادر خواهد بود:

- اصول کار و ساختمان انواع برف پاک کن را شرح دهد.
- برف پاک کن را پیاده و سوار کند.
- مدار الکتریکی سیستم برف پاک کن را عیب یابی کند.
- اصول کار و ساختمان شیشه شوی را شرح دهد.
- شیشه شوی را پیاده و سوار کند.
- مدار الکتریکی شیشه شوی را عیب یابی کند.
- مدار الکتریکی شیشه شوی و برف پاک کن را سیم کشی کند.


ساعت آموزش

جمع	عملی	نظری
۱۲	۱۰	۲

پیشآزمون (۲)



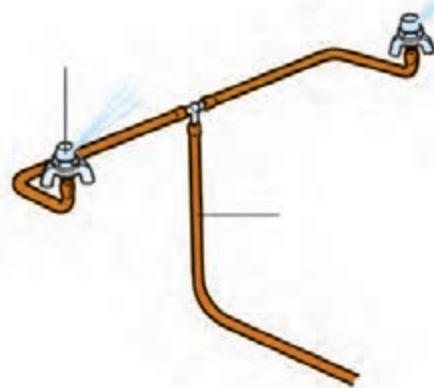۱- سیستم برف‌پاک کن به چه منظوری طراحی و در خودروها نصب می‌شود؟ با توجه به شکل، عملکرد آن را توضیح دهید.




۲- آنچه را که از شکل متوجه می‌شوید بیان کنید.

۳- در کدام قسمت‌های خودرو از سیستم برف‌پاک کن استفاده می‌شود؟
۴- برای جدا کردن لاستیک تیغه‌ی برف‌پاک کن از روی شیشه‌ی خودرو، در زمان برودت هوا و یخ‌زدگی آن، کدام عمل صحیح است؟

الف) به کار انداختن سیستم برف‌پاک کن ب) استفاده از آب ولرم و بخاری خودرو

ج) استفاده از آب جوش د) اعمال نیرو به تیغه برف‌پاک کن

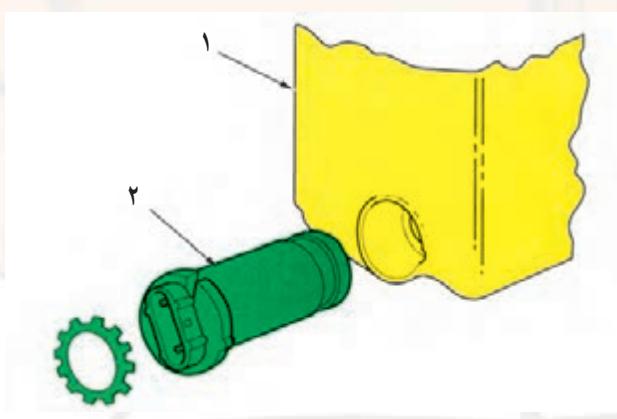۵- قطعه‌های شماره‌ی ۱ و ۲ نشان داده شده در شکل را نام ببرید.





الف) برف‌پاک‌کن شیشه‌جلو در یک نوع خودرو



ب) برف‌پاک‌کن عقب یک نوع خودرو



ج) برف‌پاک‌کن چراغ‌های جلو

شکل ۲-۱

۱-۲- آشنایی با برف‌پاک‌کن، انواع و کاربرد آن

سیستم برف‌پاک‌کن برای تمیز کردن شیشه‌ی جلو و عقب خودروها در شرایط بارش برف و باران و موقعیت‌های خاص مانند پاشیده شدن آب‌های موجود در مسیر حرکت و ...، به منظور افزایش دید راننده، طراحی و نصب می‌شود (شکل ۲-۱ الف و ب).

سیستم برف‌پاک‌کن‌های نصب شده در خودروها عموماً دو سرعته یا چند سرعته و تایم‌دار هستند. نوع تایم‌دار به راننده‌ی خودرو امکان می‌دهد تا بر حسب شرایط موجود از سیستم برف‌پاک‌کن استفاده کند.

توجه:

زمانی که لاستیک تیغه‌های برف‌پاک‌کن در اثر برودت هوا در زمستان به شیشه‌ی خودرو چسبیده باشد از ریختن آب جوش به روی تیغه‌های برف‌پاک‌کن و یا اعمال نیروی مکانیکی، به منظور جدا کردن آن‌ها از روی شیشه، خودداری کنید. روش صحیح برای این کار روشن نمودن بخاری و استفاده از حرارت آن است.

در بعضی از خودروها، برای تمیز کردن بلوری چراغ‌های جلو (به منظور جلوگیری از کاهش تابش نور لامپ‌ها)، تجهیزات برف‌پاک‌کن پیش‌بینی و نصب می‌شود (شکل ۲-۱-ج).

۲-۲- ساختمان سیستم برف پاک کن

سیستم برف پاک کن از قسمت های زیر تشکیل یافته است :


۱- تیغه برف پاک کن: تیغه برف پاک کن

روی بازوها نصب می شود و دارای لاستیکی است که هنگام حرکت تیغه، با سطح شیشه خودرو تماس می یابد و برف و باران روی شیشه را برای بهتر شدن دید راننده جارو می کند. در شکل ۲-۲، تیغه برف پاک کن یک نوع خودرو دیده می شود.

حوزه ای عمل برف پاک کن محدود است و بر حسب طول

تیغه، قسمتی از شیشه پاک می شود.

شکل ۲-۲

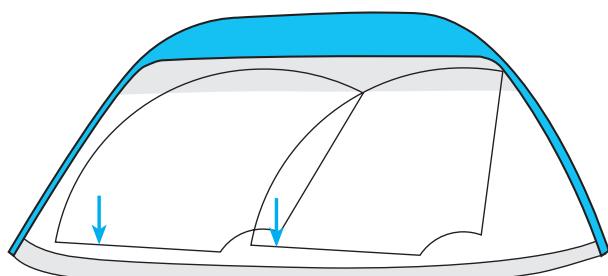

شکل ۲-۳

در شکل ۲-۳ محدوده ای عمل برف پاک کن به صورت

شماییک نشان داده شده است.



شکل ۲-۴

در شکل ۲-۴ تیغه برف پاک کن با فلش زرد رنگ و


بازوی برف پاک کن با فلش قرمز نشان داده شده است.



شکل ۲-۵

۲-۲-۲- موتور برف‌پاک‌کن و اهرم‌بندی آن:

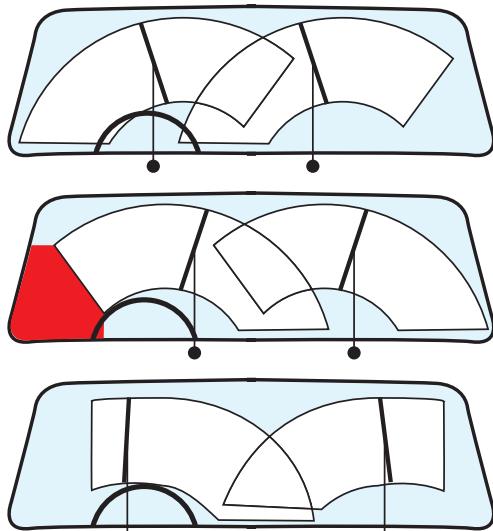موتور برف‌پاک‌کن یک موتور الکتریکی است که حرکت دورانی محور آن توسط اهرم‌بندی خاصی به بازوهای برف‌پاک‌کن منتقل می‌شود. مکانیزم اهرم‌بندی به نحوی طراحی شده که بازوها چرخش پیش‌بینی شده‌ای را اجرا می‌کنند. در شکل ۲-۵، موتور یک نوع برف‌پاک‌کن و اهرم‌بندی آن نشان داده شده است.



(الف)



(ب)

شکل ۲-۶

جهت چرخش بازوها و تیغه‌های برف‌پاک‌کن در همه‌ی خودروها یکسان نیست و تحت تأثیر مکانیزم اهرم‌بندی سیستم برف‌پاک‌کن، با یکدیگر متفاوت‌اند. در شکل ۲-۶-الف، سه نوع طرح سیستم برف‌پاک‌کن خودروهای سواری، از نظر جهت چرخش تیغه‌های برف‌پاک‌کن و محدوده‌ی عملکرد هر کدام، به صورت شماتیک نشان داده شده است.

در روی بازوهای برف‌پاک‌کن، فنری تعییه شده است که همواره تیغه‌ی برف‌پاک‌کن را به سطح شیشه‌ی خودرو فشار می‌دهد. اعمال نیرو از طریق فنر و خاصیت ارجاعی لاستیک تیغه‌های برف‌پاک‌کن باعث می‌شود که هنگام حرکت تیغه بر روی سطح شیشه، لاستیک تیغه‌ها با فرم منحنی شیشه‌ی خودرو منطبق شود و قطره‌های آب و برف را از روی سطح شیشه به خوبی پاک کند. در شکل ۲-۶-ب، عملکرد برف‌پاک‌کن یک نوع خودرو دیده می‌شود.




شکل ۲-۷ - مخزن و پمپ آب شیشهشوی

۲-۳ - مدار شیشهشوی: مدار شیشهشوی شامل مخزن آب، موتور الکتریکی و پمپ آب، لوله‌های پلاستیکی انتقال آب و نازل‌ها است. پمپ الکتریکی کوچکی در روی مخزن آب مدار شیشهشوی تعییه شده است که مقدار آب مورد نیاز برای شست و شوی شیشه‌ی جلوی راننده را، تحت فشار به داخل لوله‌های پلاستیکی متصل به نازل‌ها ارسال می‌کند. در شکل ۲-۷ مخزن آب شیشهشوی با شماره‌ی (۱)، پمپ الکتریکی با شماره‌ی (۲) و سوکت اتصال سیم‌کشی مدار به پمپ الکتریکی با شماره‌ی (۳) نشان داده شده است.

تیغه برف‌پاک‌کن

نازل‌ها معمولاً در روی در موتور و یا روی بازوهای برف‌پاک‌کن نصب می‌شود. در شکل ۲-۸، سیستم برف‌پاک‌کن خودرویی نشان داده شده است که نازل‌های آب آن روی بازوهای برف‌پاک‌کن ها تعییه شده است.

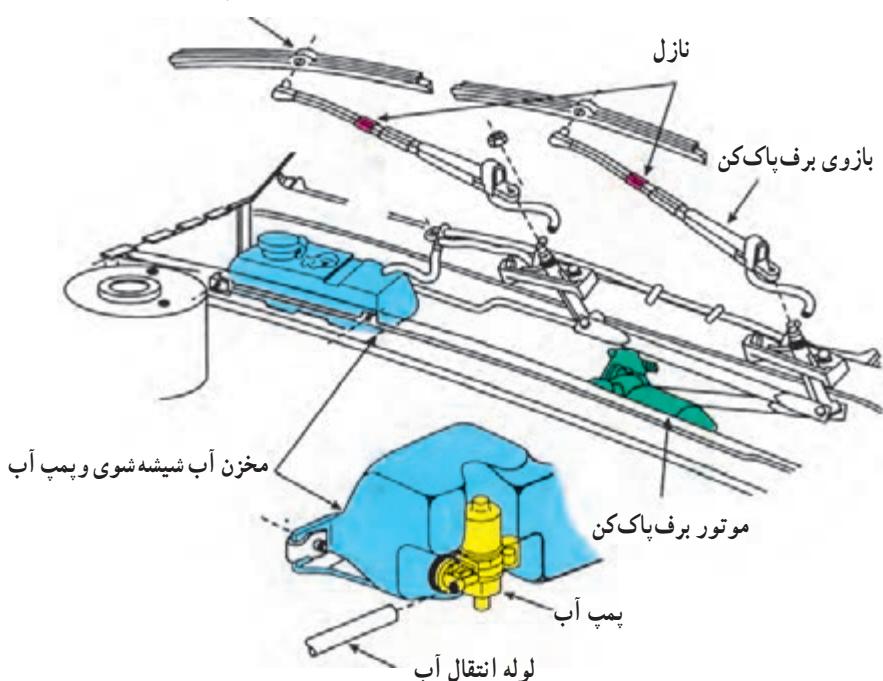


شکل ۲-۸



شکل ۲-۹ - سوئیچ برف‌پاک‌کن



شکل ۲-۱۰ - سوئیچ برف‌پاک‌کن تایمِردار

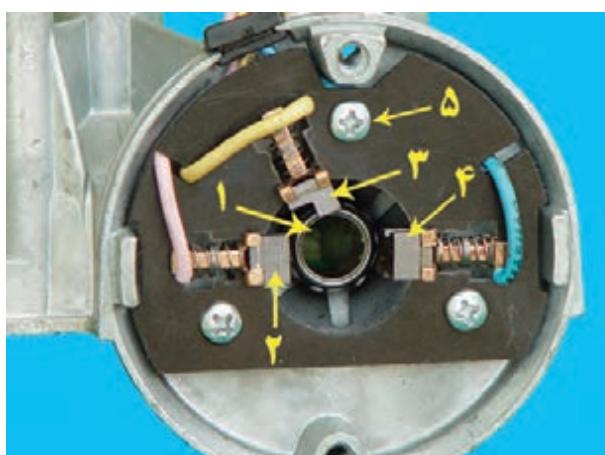


۱-بوش آرمیچر ۲-زغال مثبت ۳-زغال کمکی (دور تند) ۴-زغال منفی ۵-پیچ صفحه زغال‌ها (سه عدد)

شکل ۲-۱۱


- سوئیچ راهانداز برف‌پاک‌کن خودروهای سواری، معمولاً روی پانل جلوی راننده و یا روی دسته‌ی راهنمای قرار دارد، که می‌توان با انتخاب وضعیت‌های مختلف برای کار برف‌پاک‌کن از آن استفاده نمود. در شکل ۲-۹، یک نوع از سوئیچ‌های برف‌پاک‌کن قابل نصب در روی پانل جلوی راننده نشان داده شده است.

در اکثر خودروهای جدید، سوئیچ برف‌پاک‌کن روی دسته راهنمای یا به صورت مستقل روی میله‌ی فرمان خودرو نصب می‌شود. مدار برف‌پاک‌کن این خودروها تایمِردار است و می‌توان آهنگ حرکت تیغه‌های برف‌پاک‌کن (سرعت حرکت تیغه‌ها) و تناوب کار کرد آن‌ها را (بر حسب امکانات طراحی شده در سیستم راهانداز خودرو) تعیین نمود. در شکل ۲-۱۰، سوئیچ راهانداز برف‌پاک‌کن‌های یک نوع خودرو نشان داده شده است. این نوع سوئیچ‌ها بر مبنای طراحی کارخانه‌ی سازنده در سمت راست و یا سمت چپ قاب فرمان نصب می‌شود. در شکل ۲-۱۱ نمونه‌هایی از سوئیچ‌ها نشان داده شده است.

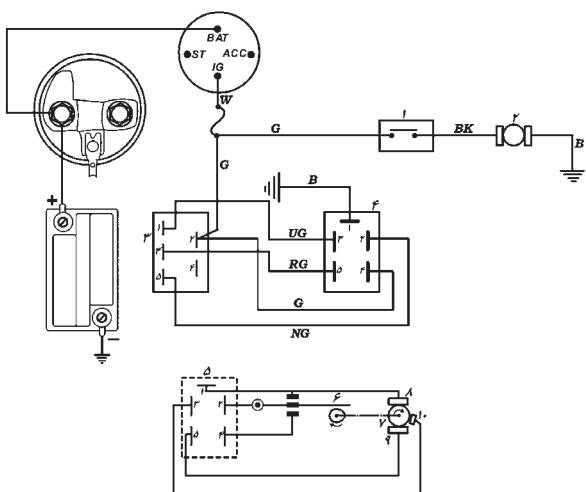۳-۲-۳ - طرز کار موتور برف‌پاک‌کن دوسرعه‌ی
در این نوع موتور، بالشتک‌ها آهنربای دائم است و در روی کلکتور آن سه عدد زغال قرار دارد که یکی از زغال‌ها منفی و دو زغال دیگر مثبت هستند (شکل ۲-۱۱).



۱—سوئیچ فشاری ۲—موتور پمپ آب ۳—سوئیچ برف‌پاک کن ۴—ترمینال
موتور برف‌پاک کن ۵—تصویر پشت ترمینال برف‌پاک کن ۶—پلاتین و
بادامک برگردان تیغه ۷—آرمیچر برف‌پاک کن ۸—زغال منفی ۹—زغال
منفی مثبت

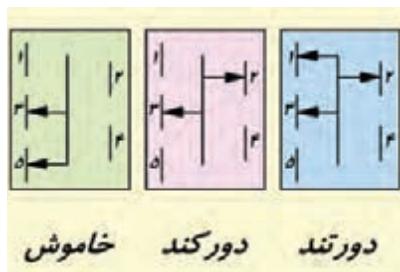

شکل ۲-۱۲—مدار برف‌پاک کن و شیشه‌شوی و حالت‌های مختلف سوئیچ
برف‌پاک کن

زمان: ۳ ساعت



شکل ۲-۱۳

وقتی که سوئیچ برف‌پاک کن در حالت دور کند قرار گیرد، جریان باتری از طریق G سوئیچ جرقه، ترمینال شماره‌ی ۲ و شماره‌ی ۳ سوئیچ برف‌پاک کن، شماره‌ی ۵ ترمینال موتور برف‌پاک کن به زغال مثبت (۹) می‌رسد و موتور برف‌پاک کن را به چرخش درمی‌آورد (شکل ۲-۱۲). در حالت دور تند سوئیچ برف‌پاک کن، علاوه بر مدار حالت دور تند جریان باتری، از طریق G سوئیچ جرقه، ترمینال شماره‌ی ۲ و شماره‌ی ۱ سوئیچ برف‌پاک کن، شماره‌ی ۵ ترمینال موتور برف‌پاک کن به زغال کمکی دور تند (۱۰) می‌رسد، که با افزایش جریان، دور برف‌پاک کن نیز افزایش می‌یابد و به سرعت حرکت تیغه‌های برف‌پاک کن افزوده می‌شود (شکل ۲-۱۲). زمانی که سوئیچ برف‌پاک کن در حالت خاموش قرار می‌گیرد ارتباط ترمینال شماره‌ی ۲ سوئیچ برف‌پاک کن با ترمینال‌های شماره‌ی (۳) و (۱) سوئیچ قطع می‌شود در این حالت برای متوقف شدن تیغه‌های برف‌پاک کن در ابتدای کورس خود، از یک پلاتین و بادامک استفاده شده است که اگر تیغه‌ها در ابتدای کورس خود قرار نگرفته باشند جریان باتری را از طریق G سوئیچ ترمینال شماره‌ی ۲ سوئیچ برف‌پاک کن، شماره‌ی ۴ ترمینال موتور برف‌پاک کن، پلاتین شماره‌ی ۲ ترمینال موتور برف‌پاک کن، ترمینال شماره‌ی ۵ و ۳ سوئیچ برف‌پاک کن و شماره‌ی ۵ ترمینال روی موتور برف‌پاک کن به زغال مثبت (دور کند) می‌رود و قطع شدن حرکت موتور جلوگیری می‌کند. زمانی که تیغه‌ها به ابتدای کورس خود برسند بادامک، زائدی روی پلاتین را حرکت می‌دهد و با بازشدن دهانه‌ی پلاتین، برف‌پاک کن‌ها متوقف می‌شوند.

۴-۲-دستورالعمل پیاده و سوار کردن برف‌پاک کن‌ها و شیشه‌شوی

وسایل لازم:

آچار پیچ گوشتشی تخت و چهارسو

آچار یکسر تخت و رینگی

خودرو

به ترتیب زیر برای پیاده کردن مجموعه‌ی برف‌پاک کن‌ها

اقدام کنید :

— اتصال بدنه‌ی بانری را جدا کنید.

— بازوی برف‌پاک کن را بالا بیاورید و با اهرم کردن

پیچ‌گوشتی (مطابق شکل ۲-۱۳) مجموعه‌ی بازو و تیغه را از روی پایه جدا کنید.



شکل ۲-۱۴

— اگر اتصال پایه به بازو به صورت هزار خار باشد، در صورت ساییدگی و خوردگی هزار خار، آن را تعویض کنید (شکل ۲-۱۴).



(الف)


— تیغه‌ی برف‌پاک کن را، با آزاد کردن خار روی بازو، جدا کنید (شکل ۲-۱۵).

در حالت عادی فنر طراحی شده در محل اتصال بازو به تیغه‌ی برف‌پاک کن باعث درگیری و ثابت شدن تیغه در روی بازوی برف‌پاک کن می‌شود. ابتدا با وارد نمودن نیرو به بازوی برف‌پاک کن در جهت فلش شکل ۲-۱۵-الف، فنر تحت تأثیر قرار می‌گیرد و خار روی بازو از محل خود در روی اهرم‌بندی تیغه‌ی برف‌پاک کن آزاد می‌شود.



شکل ۲-۱۵

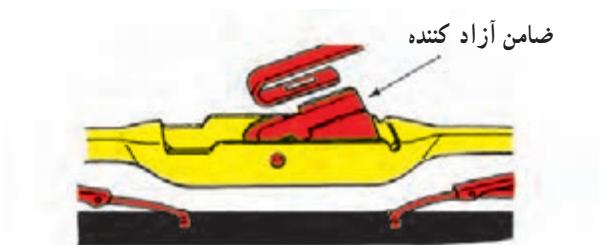در جهت فلش نشان داده شده در شکل ۲-۱۵-ب تیغه را از روی بازو جدا کنید.



اتصال تیغه‌ی برف‌پاک‌کن‌ها به بازوی آن در طرح‌های مختلفی ساخته می‌شود. نمونه‌هایی از اتصال در شکل ۲-۱۶ نشان داده شده است.



شکل ۲-۱۶



شکل ۲-۱۷

– با آچار مناسب مهره‌ی پایه‌ی تیغه‌ها را بازکنید (شکل ۲-۱۷).



شکل ۲-۱۸

– صفحه سوئیچ‌های روی داشبورد جلوی راننده را با بازکردن دو عدد پیچ نگهدارنده‌ی آن خارج کنید تا دسترسی به موتور و اهرم‌بندی برف‌پاک‌کن‌ها ساده‌تر شود (شکل ۲-۱۸).

– با پیچ گوشتی چهارسو، پیچ های نگهدارنده مجموعه موتور و اهرم بندی را باز کنید (شکل ۲-۱۹).



شکل ۲-۱۹


– کائوچویی اتصال الکتریکی برف پاک کن را جدا کنید.
سپس مجموعه موتور و اهرم بندی ها را خارج نمایید (شکل ۲-۲۰).



شکل ۲-۲۰

به ترتیب زیر برای جدا کردن اجزای موتور و اهرم بندی اقدام کنید :

– مهره هی پیچ نگهدارنده اهرم بندی بازوها را باز کنید (شکل ۲-۲۱).

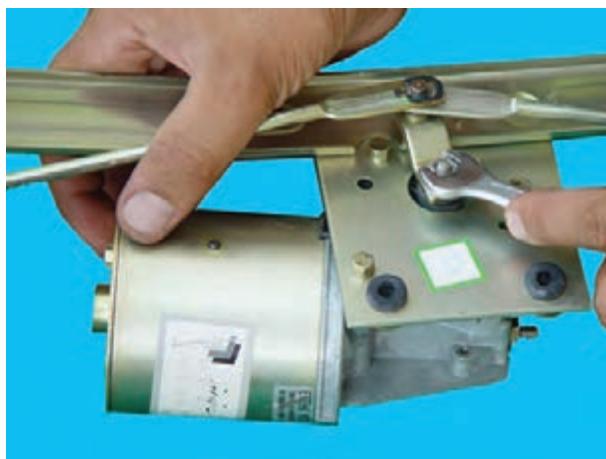

شکل ۲-۲۱

– با آچار مناسب پیچ های صفحه ای اهرم بندی را باز کنید
 (شکل ۲-۲۲-الف).



(الف)

– موتور برف پاک کن را از صفحه ای اهرم بندی جدا کنید (شکل ۲-۲۲-ب).



(ب)


شکل ۲-۲۲

– ترمینال روی موتور را، درجهت فلش، اندکی حرکت دهید و با آزاد شدن خار نگه دارنده، آن را از روی موتور جدا کنید (شکل ۲-۲۳-الف).



الف) ترمینال موتور و جهت جدا کردن آن

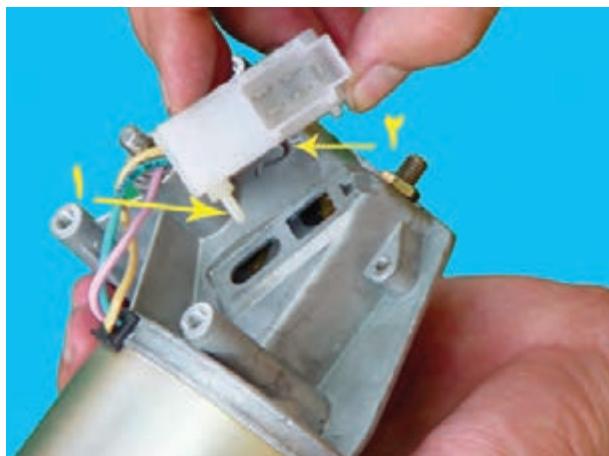در شکل ۲-۲۳-ب زائدی محرک و خار نگهدارنده و نحوه‌ی جدا کردن مجموعه از روی موتور برف‌پاک کن دیده می‌شود.




ب) ۱—زائد محرک پلاتین ۲—خار نگهدارنده ترمینال

شکل ۲-۲۳—ترمینال موتور و بازکردن آن



(الف)

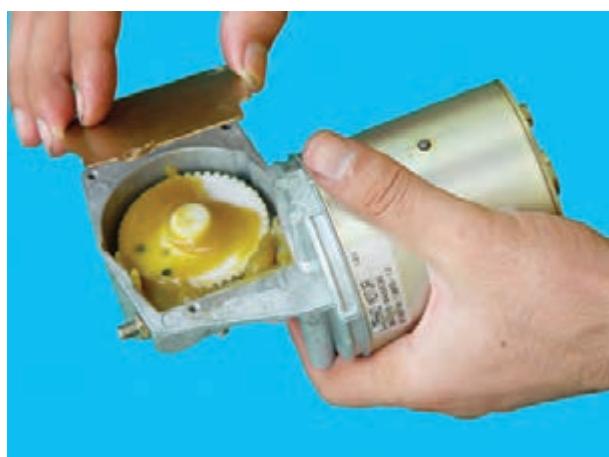پیچ‌های صفحه محفظه چرخ‌نده‌ها را با آچار مناسب باز کنید (شکل ۲-۲۴-الف).



(ب)

صفحه‌ی روی محفظه‌ی چرخ‌نده‌ها را جدا کنید (شکل ۲-۲۴-ب).


شکل ۲-۲۴



۱- چرخ دنده ۲- بادامک محرک زائد پلاتین

- در شکل ۲-۲۵، چرخ دنده‌ی تعدیل دور و بادامک محرک زائد پلاتین نشان داده شده است. آن را از داخل محفظه خارج کنید.

۲-۲۵ شکل

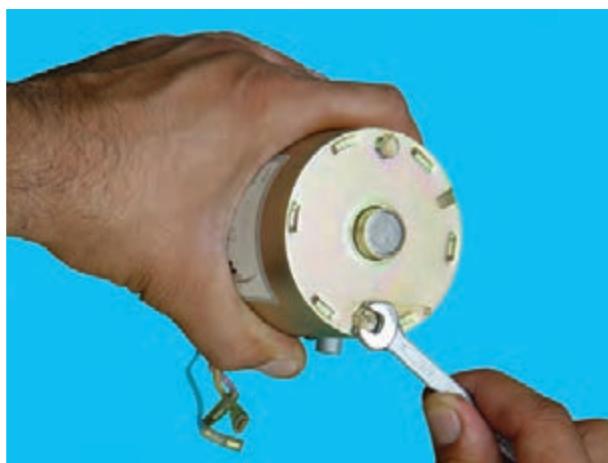

(الف)

- دو عدد پیچ روی درپوش موتور را با آچار مناسب باز کنید (شکل ۲-۲۶-الف).



(ب)

شکل ۲-۲۶-۲- اجزای موتور برف پاک کن

- قسمت‌های تشکیل دهنده‌ی موتور برف پاک کن (به ترتیب نشان داده شده در شکل ۲-۲۶-ب) با یکدیگر در ارتباط‌اند. آن‌ها را از هم جدا کنید.


۱- درپوش جلو

۲- آرمیچر

۳- بدنه و بالشتک‌ها

۴- درپوش عقب

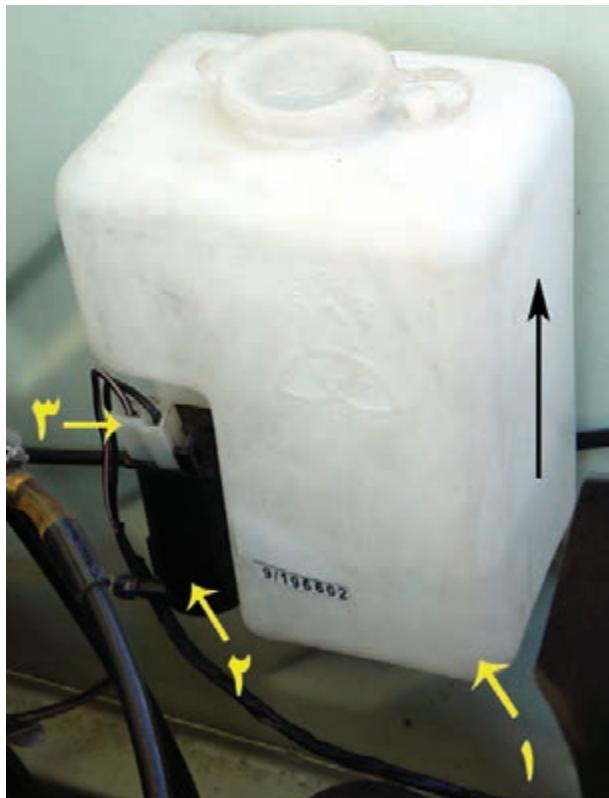- مراحل سوار کردن اجزای موتور و اهرم بندی سیستم برف پاک کن، عکس پیاده کردن آن است.



برای پیاده کردن شیشه‌شوی و متعلقات آن، به ترتیب زیر اقدام کنید :

- در موتور را باز کنید.
- شیلنگ آب و سیم‌های مثبت و منفی را از روی موتور و پمپ شیشه‌شوی جدا کنید (شکل ۲-۲۷).
- ۱- مخزن آب
- ۲- موتور و پمپ آب شیشه‌شوی
- ۳- سیم‌های مثبت و منفی پمپ آب
- مخزن آب، به صورت کشوبی روی پایه‌ی نگهدارنده‌ی متصل به بدنه‌ی خودرو، ثابت می‌شود. با حرکت دادن، در جهت فلش سیاه رنگ، مخزن را از محل خود خارج کنید.

شکل ۲-۲۷- مخزن آب و پمپ شیشه‌شوی



با آچار و پیچ گوشتی چهارسو سه عدد پیچ اتصال شبکه هواکش را باز کنید (شکل ۲-۲۸).

۲-۲۸



(الف)



(ب)

۲-۲۹

– با هدایت شیلنگ آب شیشه‌شوی به داخل محفظه‌ی هوکش و افزایش طول آن، امکان خارج نمودن شبکه را از محل خود، فراهم سازید (شکل ۲-۲۹-الف).



۲-۳۰

– شیلنگ اصلی به لوله‌ی سه راهی متصل به نازل‌ها را جدا کنید (شکل ۲-۳۰). اکنون می‌توانید شبکه را به طور کامل بیرون بیاورید.



(الف)



(ب)

شکل ۲-۳۱

- شیلنگ انتقال آب از سه راهی به نازل را جدا کنید
.(شکل ۲-۳۱-الف).



شکل ۲-۳۲

- نازل را از محل خود خارج کنید (شکل ۲-۳۱-ب).
- مراحل سوار کردن شیشه‌شوی عکس مراحل پیاده
کردن آن است.


– جدول شماره‌ی ۱-۲ مراحل عیب‌یابی سیستم
برف‌پاک کن بدون نایمر را نشان می‌دهد.

جدول ۱-۲


مراحل عیب‌یابی	عیب
<ul style="list-style-type: none"> – فیوز مدار را از نظر سالم بودن کنترل کنید. – اتصالات مدار را کنترل کنید. – سوئیچ برف‌پاک کن را از نظر سالم بودن کنترل کنید. – موتور برف‌پاک کن را باز و طول زغال‌ها را کنترل نمایید و در صورت کوتاه شدن، آن‌ها را تعویض کنید. – آرمیچر را از نظر سالم بودن کنترل کنید. – بوش دوطرف آرمیچر را کنترل و در صورت لق بودن محور در بوش‌ها، آن‌ها را تعویض کنید. 	<p>– برف‌پاک کن در هیچ یک از حالت‌های سوئیچ کار نمی‌کند.</p>
<ul style="list-style-type: none"> – سوئیچ را از نظر سالم بودن کنترل کنید. – سیم‌کشی مدار را کنترل کنید. – زغال کمکی دور تند را، از نظر کوتاه شدن طول آن و یا گیرکردن زغال، کنترل کنید. 	<p>– برف‌پاک کن در دور تند کار نمی‌کند.</p>
<ul style="list-style-type: none"> – سوئیچ را از نظر سالم بودن کنترل کنید. – ترمینال موتور برف‌پاک کن را بیرون آورید و سالم بودن پلاتین و زائدی محرک را کنترل کنید. – بادامک محرک زائدی پلاتین را کنترل کنید. 	<p>– در حالت خاموش سوئیچ، تیغه‌های برف‌پاک کن در ابتدای کورس خود متوقف نمی‌شوند.</p>
<ul style="list-style-type: none"> – مخزن آب شیشه‌شوی را از نظر سالم بودن و داشتن آب کنترل کنید. – فیوز مدار را از نظر سالم بودن کنترل کنید. – اتصالات و سیم‌کشی مدار را کنترل کنید. – سوئیچ شیشه‌شوی را از نظر سالم بودن کنترل کنید. – سالم بودن پمپ و موتور شیشه‌شوی را کنترل کنید. – باز بودن مجرای پاشش آب نازل را کنترل کنید. – سالم بودن شیلنگ مدار شیشه‌شوی را کنترل کنید. 	<p>شیشه‌شوی کار نمی‌کند.</p>

۵-۲- مدار تایمربرفپاک کن و جدول رنگ سیم ها

وجود تایمربرفپاک کن در مدار الکتریکی سیستم برفپاک کن به راننده خودرو این امکان را می دهد، در شرایطی که استفاده ای مداوم از برفپاک کن مورد نیاز نباشد (مانند بارش خفیف برف و باران)، سرعت حرکت تیغه ها را بر حسب شرایط موجود و مورد نیاز تعیین کند. بنابراین، تأخیر و مکث در تداوم حرکت برفپاک کن ها را با طراحی و نصب تایمربرف در مدار الکتریکی تأمین می کنند. در شکل ۲-۳۳ مدار شیشهشوی و برفپاک کن تایمربرف یک نوع خودرو دیده می شود.

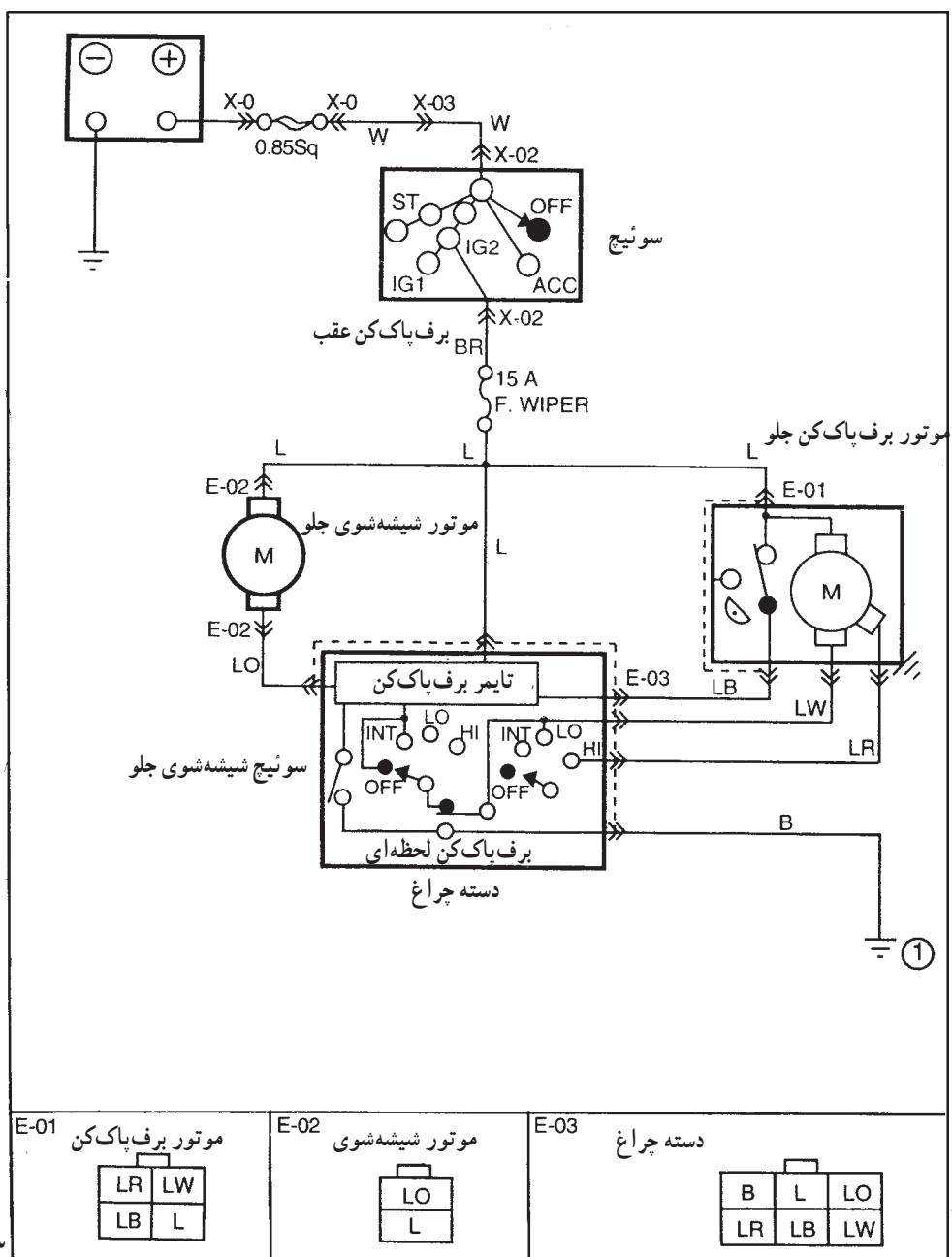

شکل ۲-۳۳- مدار
شیشهشوی و برفپاک کن جلو

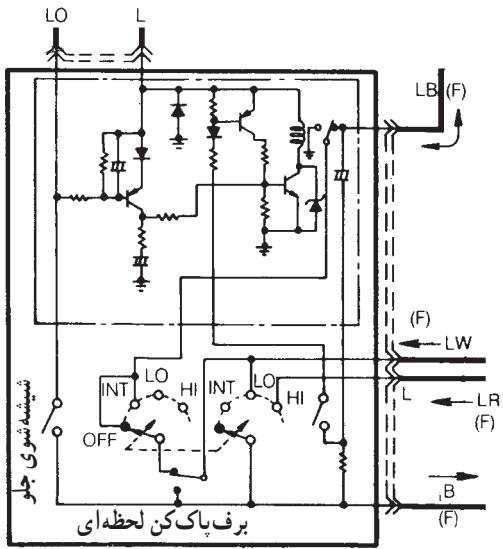


شکل ۲-۳۴- دسته چراغ و مدار داخلی تایمر

در شکل ۲-۳۴ مدار داخلی تایمر در روی دسته چراغ
نشان داده شده است.

مدار الکتریکی شیشه‌شوی و برف‌پاک کن عقب خودرو

در شکل ۲-۳۵ دیده می‌شود.

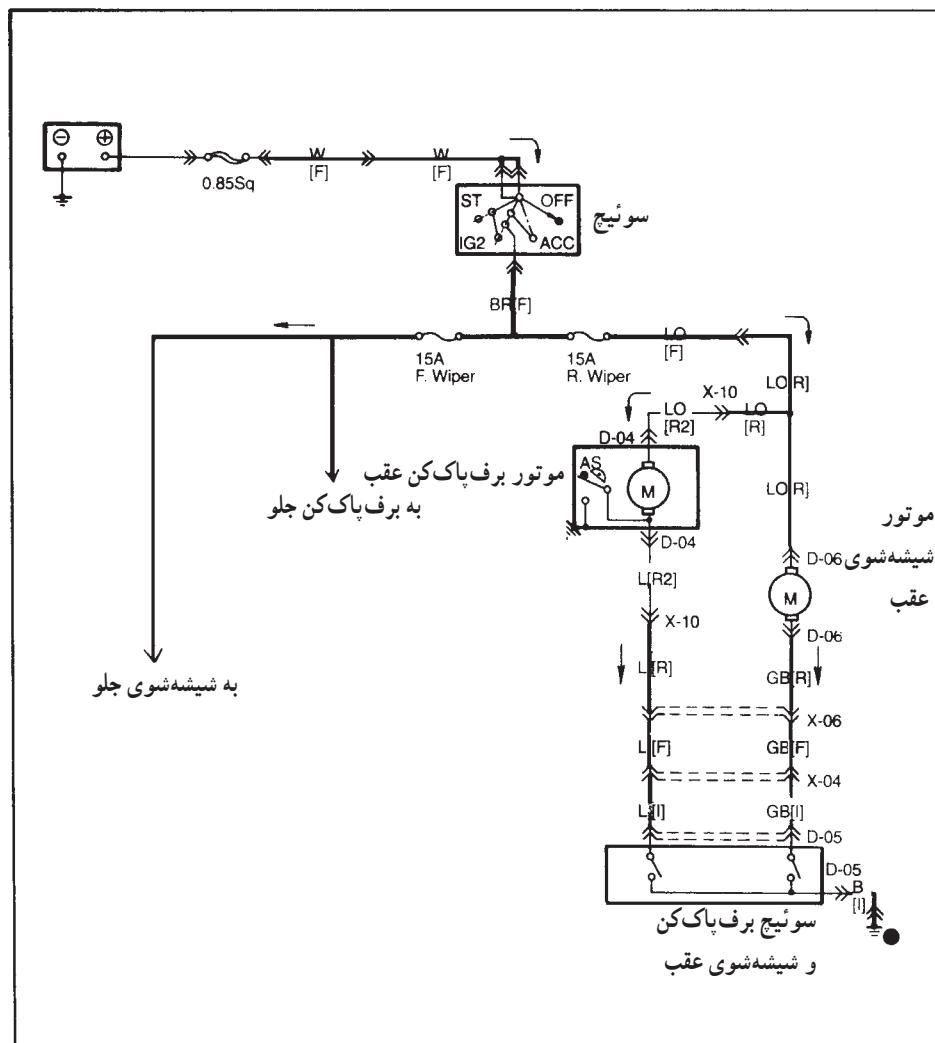

D-04	موتور برف‌پاک کن و شیشه‌شوی	کلید برف‌پاک کن عقب	D-06	موتور شیشه‌شوی	
	D-05	B L GB			

شکل ۲-۳۵- مدار شیشه‌شوی
و برف‌پاک کن عقب

۶-۲- دستور العمل پیاده و سوار کردن سیستم برف پاک کن شیشه‌ی جلو و عقب خودرو

وسایل لازم: جعبه ابزار

جهت پیاده و سوار کردن سیستم برف پاک کن شیشه‌ی

جلو خودرو، به ترتیب زیر اقدام کنید:


- اتصال بدنه‌ی باتری را جدا کنید.

- قطعات را به ترتیب عددی شماره‌های ذکر شده در

شکل ۶-۳۶ از یک دیگر جدا کنید.

- روش و مراحل سوار کردن برف پاک کن، عکس مراحل

پیاده کردن آن است.

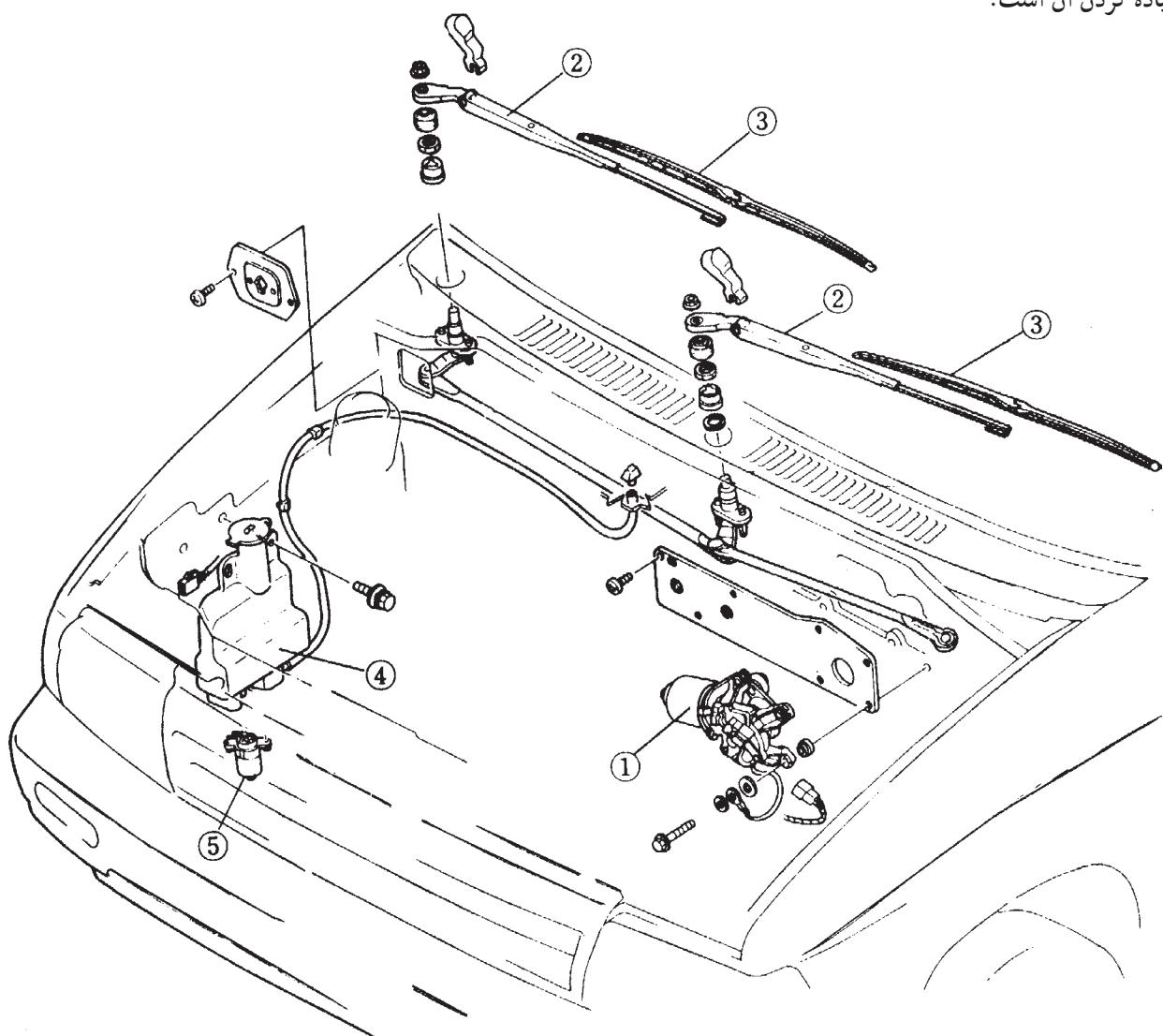

شکل ۶-۳۶

توجه:

قبل از هر نوع عملیات کارگاهی
بر روی سیستم الکتریکی خودرو، از قطع
بودن اتصال منفی باتری مطمئن شوید.

– جهت پیاده کردن سیستم برف پاک کن شیشه‌ی عقب،


به ترتیب زیر اقدام کنید :

– قطعات را به ترتیب عددی شماره‌های ذکر شده در

شکل ۲-۳۷ از یک دیگر جدا کنید.

– روش سوار کردن برف پاک کن و شیشه‌شوی، عکس

مراحل پیاده کردن آن است.

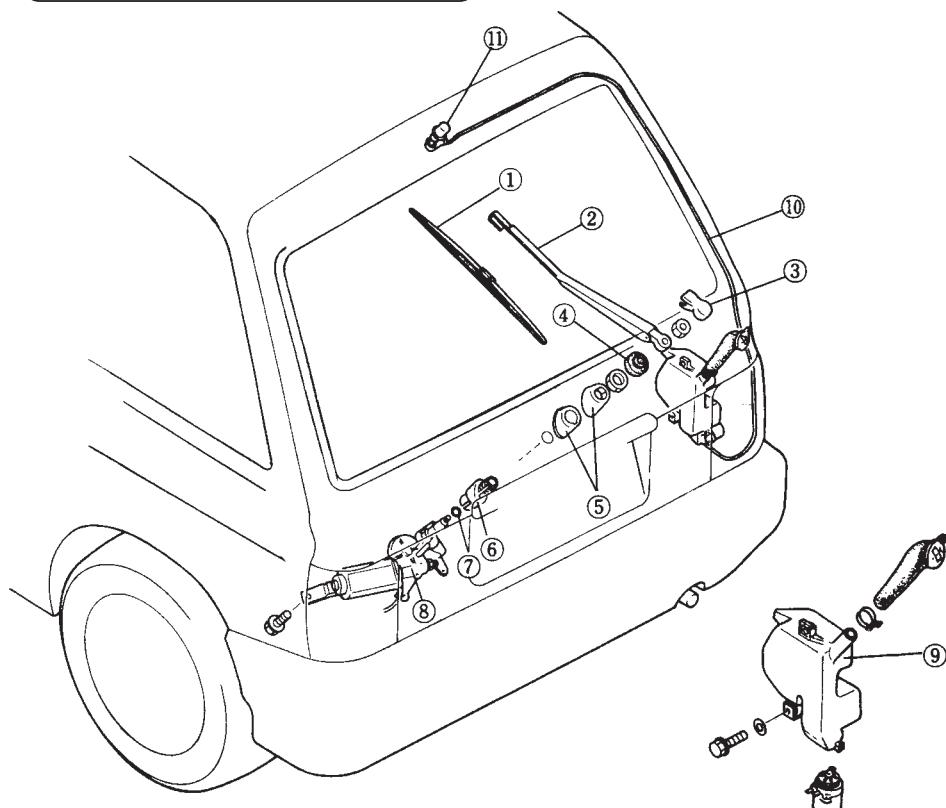

۱- تیغه برف پاک کن ۲- بازویی برف پاک کن ۳- قاب بازویی برف پاک کن ۴- دربوش کاسه نمد
۵- بوش بیرونی ۶- بوش داخلی ۷- اورینگ ۸- موتور برف پاک کن ۹- مخزن شیشه‌شوی
و متعلقات آن ۱۰- سیلنگ شیشه‌شوی ۱۱- نازل

شکل ۲-۳۷



شکل ۲-۳۸

۷-۲- تنظیم محل توقف تیغه‌های برف پاک کن

برای تنظیم محل توقف تیغه‌های برف پاک کن، در حالت

خاموش بودن سیستم برف پاک کن، به ترتیب زیر عمل کنید :


– شیار هزار خار روی بازوی برف پاک کن را با هزار خار روی پایه (مطابق با شکل ۲-۳۸ و با توجه به موقعیت تیغه در روی شیشه‌ی خودرو) میزان و با ضربه‌ی ملایم اتصال آنها را برقرار کنید.



شکل ۲-۳۹



شکل ۲-۴۰

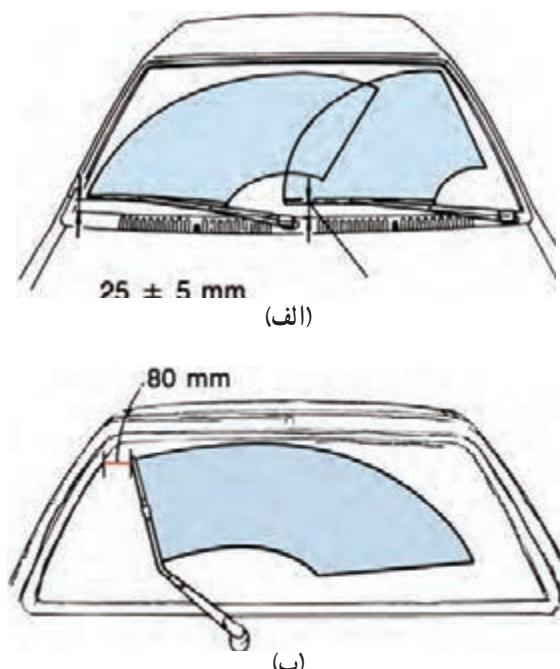


شکل ۲-۴۱

– بازو را به سمت شیشه‌ی خودرو حرکت دهید (شکل ۲-۳۹)، تا تیغه روی شیشه‌ی خودرو قرار گیرد (حرکت بازو با فر کنترل می‌شود).




در صورتی که محل قرار گرفتن تیغه روی شیشه‌ی خودرو مطابق با وضعیت اعلام شده در دفترچه‌ی تعمیراتی خودرو نباشد با اهم کردن آچار پیچ گوشتی، بازو را از پایه جدا نمایید (شکل ۲-۴۰) و با تغییر موقعیت درگیری شیار و هزار خار، نسبت به تنظیم صحیح قرار گرفتن محل تیغه‌ی برف‌پاک کن، اقدام کنید.



مقدار فاصله‌ی تیغه‌ی برف‌پاک کن شیشه‌ی جلو و شیشه‌ی عقب یک نوع خودرو، که در دفترچه‌ی راهنمای تعمیر و نگهداری آن ذکر شده است، در شکل ۲-۴۱ دیده می‌شود (میزان سفتی مهره‌ی اتصال بازو به پایه در این خودرو ۶٪ الی ۱ کیلوگرم متر است).

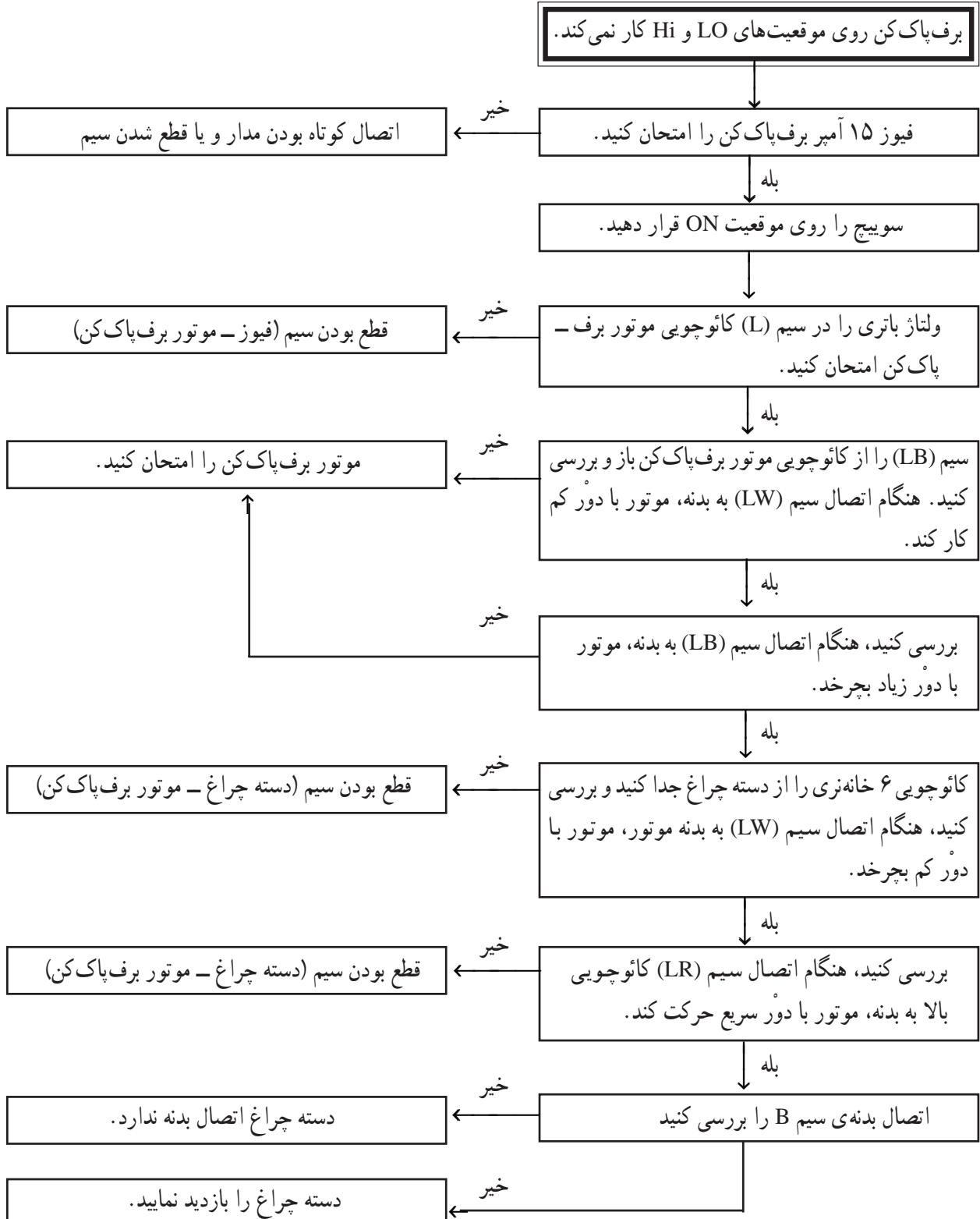۲-۸- عیب‌یابی برف‌پاک‌کن تایم‌دار و شیشه‌شوی
 در شرایط مختلف، برای عیب‌یابی برف‌پاک‌کن و
 شیشه‌شوی جلو به ترتیب زیر اقدام کنید :






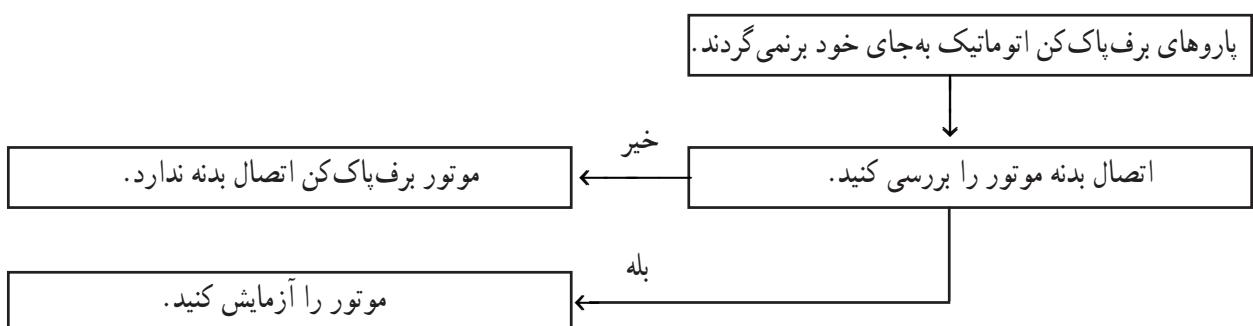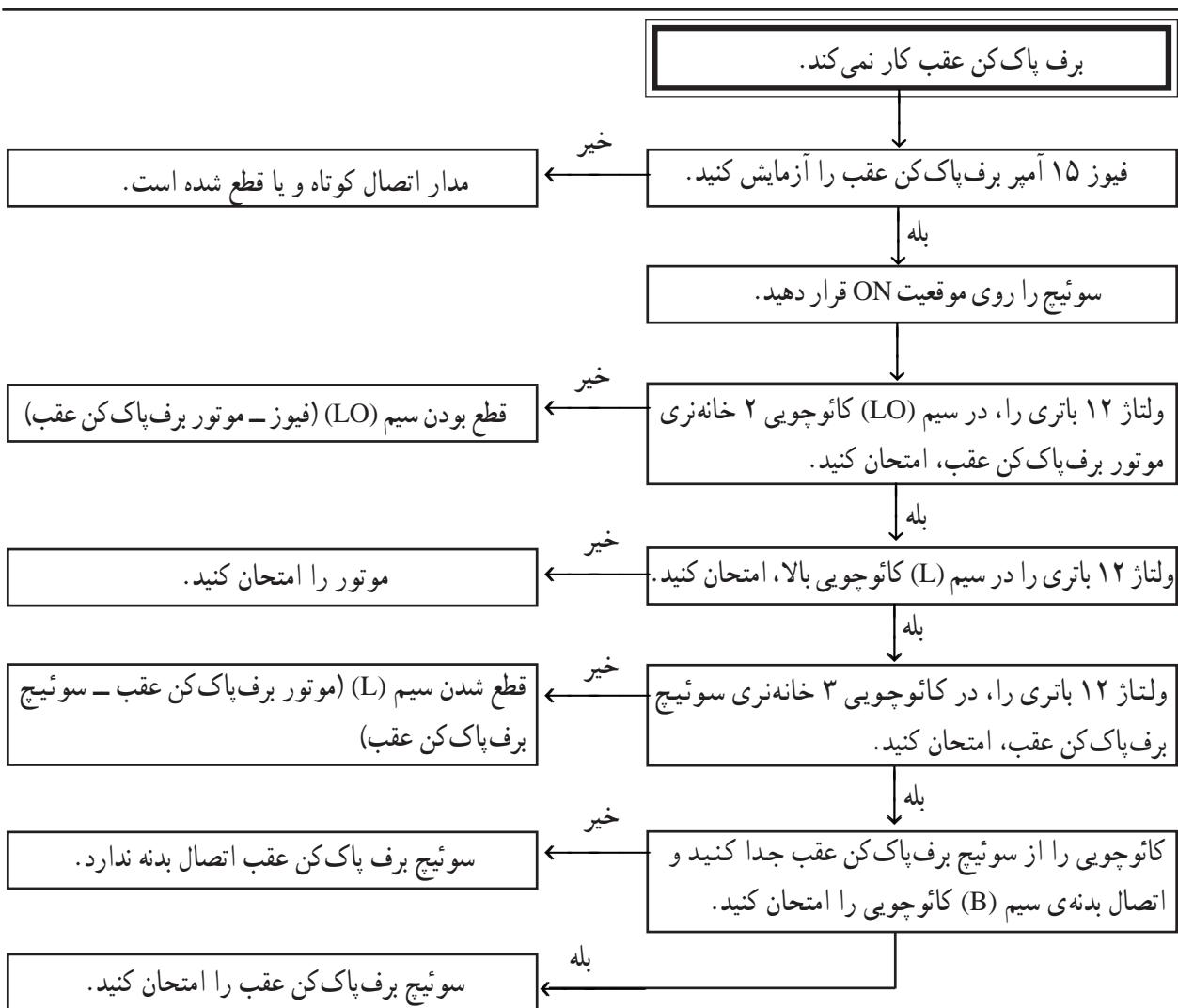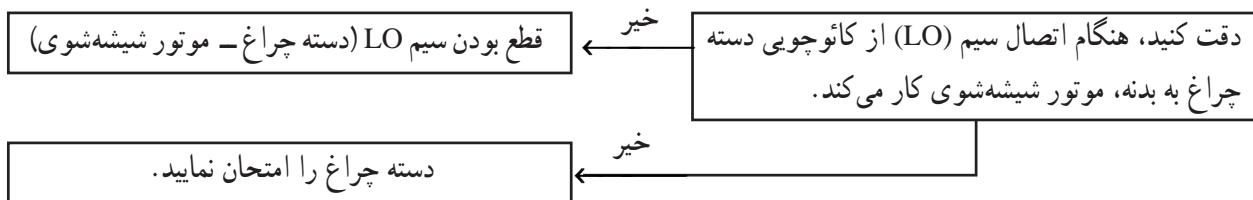

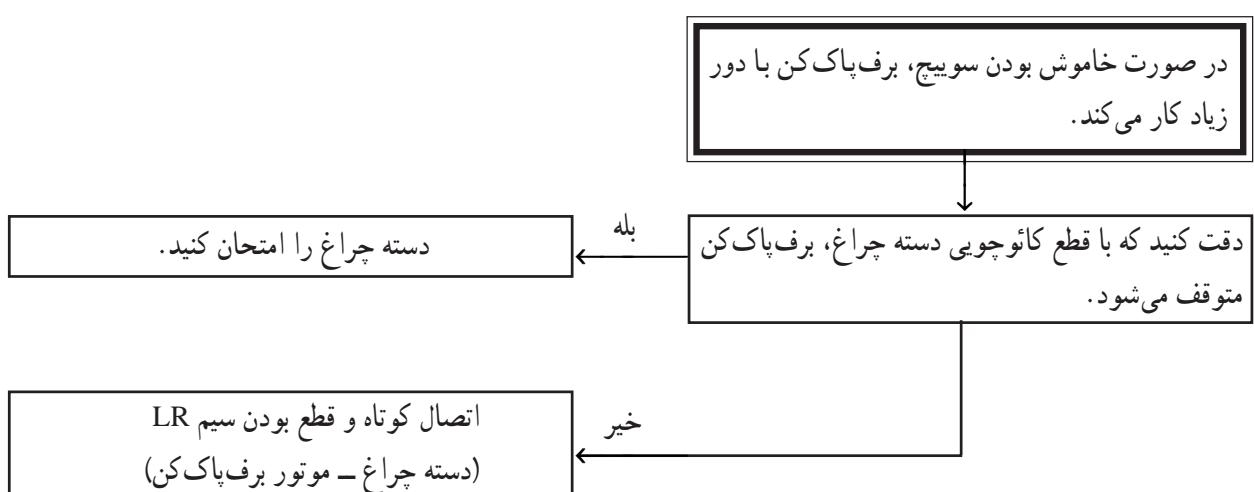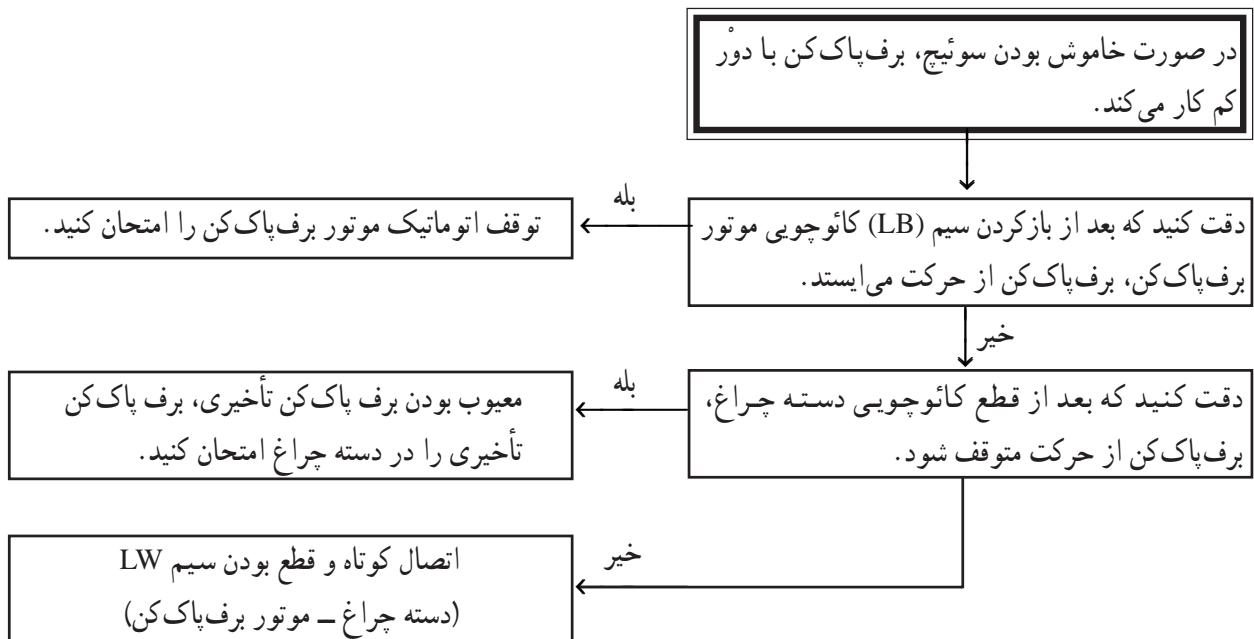

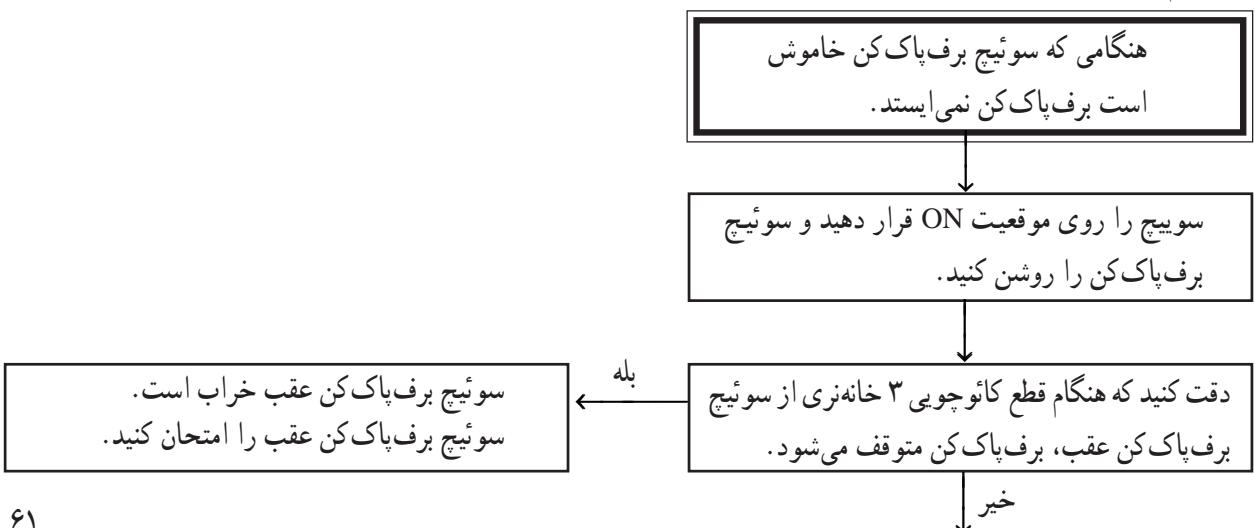برای عیب‌یابی برف‌پاک کن و شیشه‌شوی عقب خودرو، به ترتیب زیر آدام کنید.





زمان: ۴ ساعت

۹-۲- دستور العمل سیم کشی مدار برف پاک کن و شیشه‌شوی

وسایل لازم: موتور برف پاک کن جلو و عقب با اهرم‌بندی و برف پاک کن‌ها

قطعه سیم‌های مورد نیاز را با توجه به رنگ سیم‌های مدار در اندازه‌های لازم بریده و سرسیم‌های مناسب را به آن‌ها مخزن آب و موتور شیشه‌شوی جلو و عقب، سوئیچ برف پاک کن و صل کنید.


با استفاده از مدار شکل ۲-۴۲ سیم کشی سیستم برف پاک کن را انجام دهید.

باتری را در مدار قرار داده با روشن کردن برف پاک کن‌ها

دسته چراغ، سوئیچ جرقه - باتری، سیم و سرسیم، فیوز، سیم کشی مدار برف پاک کن و شیشه‌شوی جلو و عقب، سوئیچ برق آموزشی یا خودرو و شیشه‌شوی عقب، تابلوی برق آموزشی یا خودرو

خودرو را، روی تابلوی برق کارگاه یا اتاق خودرو، به ترتیب زیر


و شیشه‌شوی، صحبت سیم کشی را مشاهده کنید.

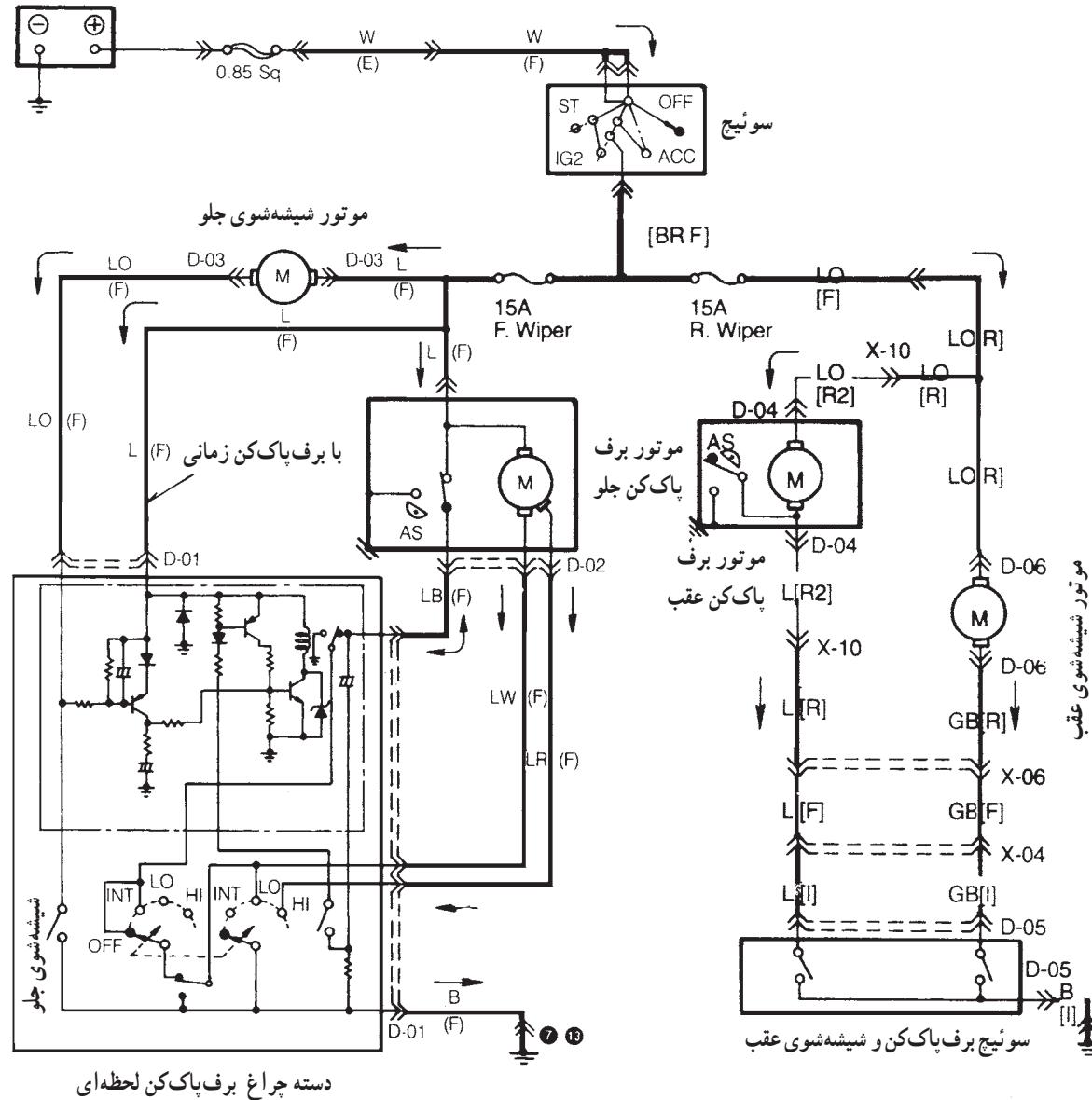

D-01	دسته چراغ LO L B LW LB LR	D-02	موتور برف‌پاک‌کن LH LW LB L	D-03	موتور شیشه‌شوی LO L
D-04	موتور برف‌پاک‌کن عقب	D-05	کلید برف‌پاک‌کن و شیشه‌شوی عقب B L GB	D-06	موتور شیشه‌شوی عقب GB LO

آزمون پایانی (۲)

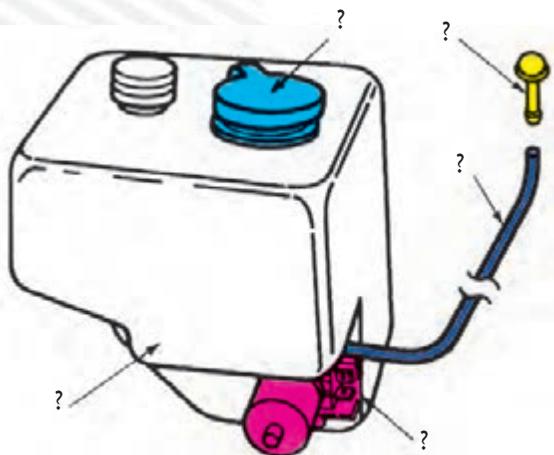- ۱- اجزای تشکیل دهنده سیستم برف پاک کن را نام ببرید.
- ۲- نحوه انتقال حرکت به تیغه های برف پاک کن را توضیح دهید.
- ۳- طرز کار برف پاک کن را در حالت دور تند توضیح دهید.
- ۴- تیغه های برف پاک کن در ابتدای کورس (پایین شیشه خودرو) چگونه متوقف می شود؟ توضیح دهید.
- ۵- نحوه پیاده کردن برف پاک کن ها را توضیح دهید.
- ۶- اجزای نشان داده شده در شکل را نام ببرید.



۷- نحوه تنظیم پاشش صحیح آب از نازل ها را توضیح دهید.


۸- در شکل، کدام شماره زغال دور تند را نشان می دهد؟

۴) د

۳) ج

۲) ب

۱) الف)

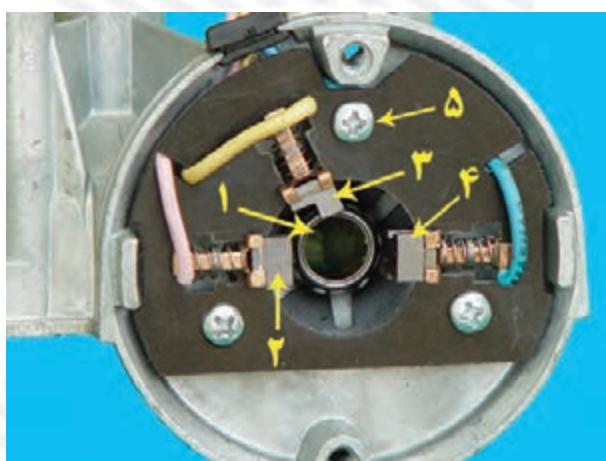



۹- وظیفه‌ی قطعه‌ی شماره ۲ نشان داده شده در شکل را توضیح دهید.



واحد کار سوم

توانایی نصب، پیاده کردن المنت حرارتی و سیمکشی مدار شیشه گرم کن خودروها

هدف کلی

نصب و سیمکشی المنت حرارتی شیشه گرم کن

هدف‌های رفتاری: فرآگیرنده، پس از آموزش این واحد کار، قادر خواهد بود:

- ۱- کاربرد شیشه گرم کن را شرح دهد.
- ۲- انواع شیشه گرم کن را نام ببرد.
- ۳- اصول نصب و راهاندازی شیشه گرم کن خودرو و پیاده کردن آن را توضیح دهد.
- ۴- مدار الکتریکی شیشه گرم کن را از روی نقشه، سیمکشی کند.
- ۵- مدار الکتریکی گرم کن شیشه‌ی خودرو را آزمایش و رفع عیب کند.

ساعت آموزش


نظری	عملی	جمع
۱	۳	۴

پیشآزمون (۳)

۱- المnt حرارتی شیشه گرم کن روی شیشه نصب می شود.
 (الف) جلو (ب) عقب (ج) سمت راست (د) سمت چپ

۲- بهترین روش برای جلوگیری از تقطیر بخار روی شیشه خودرو است.
 (الف) بالا بردن دمای آن است. (ب) کاهش دمای آن (ج) بالا بردن برودت آن

(د) افزایش بخار آب روی شیشه

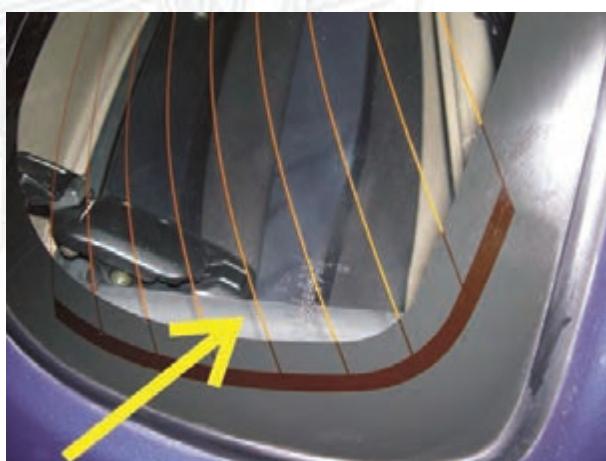

۳- در شکل آنچه را، که با فلش نشان داده شده
است، توضیح دهید.



۴- روشن شدن چراغ گرم کن نشان دهنده‌ی :

- (الف) عبور جریان الکتریکی از مدار المnt حرارتی شیشه عقب خودرو است.
 (ب) علامت خبری برای رانندهٔ خودرو است.
 (ج) گرم شدن شیشه عقب خودرو است.
 (د) کلیهٔ موارد فوق است.

۵- در شکل چه عملی انجام می شود؟

توضیح دهید.


۶- به علت مصرف زیاد جریان توسط گرم کن شیشه عقب، مدار گرم کن نیاز به یک دارد.

- (الف) آمپر متر (ب) ولت متر (ج) وات متر (د) فیوز




شکل ۳-۱

۱-۳- آشنایی با شیشه‌گرم‌کن و المنت‌های حرارتی
در زمستان و هنگام سرد بودن محیط، از دمای شیشه‌ی عقب خودرو کاسته می‌شود. به این ترتیب، بخار آب موجود در هوای داخل اتاق، روی سطح داخلی شیشه عقب تقطیر می‌شود و دید عقب خودرو (به کمک آینه) را به ویژه در زمان حرکت به سمت عقب محتل می‌سازد (شکل ۳-۱). بهترین روش برای جلوگیری از تقطیر بخار در روی شیشه، بالا بردن دمای آن است. به این منظور، در جداره‌ی شیشه‌ی عقب یا روی سطح داخلی آن سیم‌های حرارتی نازکی (المنت حرارتی) تعییه شده است که با عبور جریان الکتریکی از این سیم‌ها، شیشه‌گرم می‌شود و از تقطیر بخار آب جلوگیری می‌نماید و به این ترتیب، دید عقب راننده تأمین می‌شود. در شکل ۳-۲ گرم‌کن شیشه‌ی عقب در یک نوع خودرو دیده می‌شود.

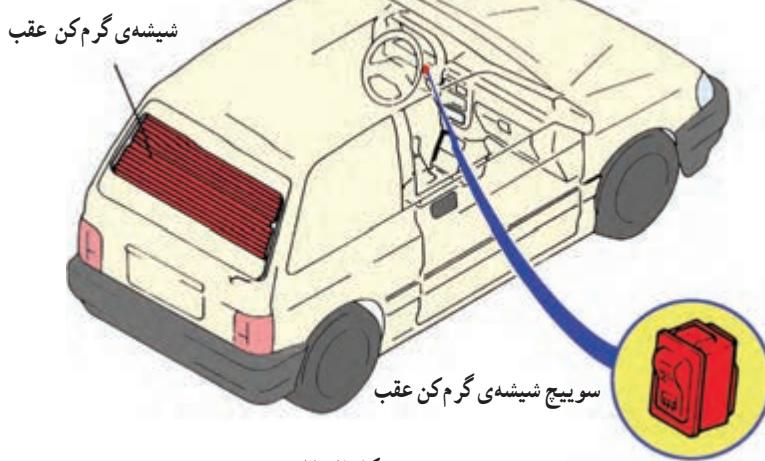

شکل ۳-۲

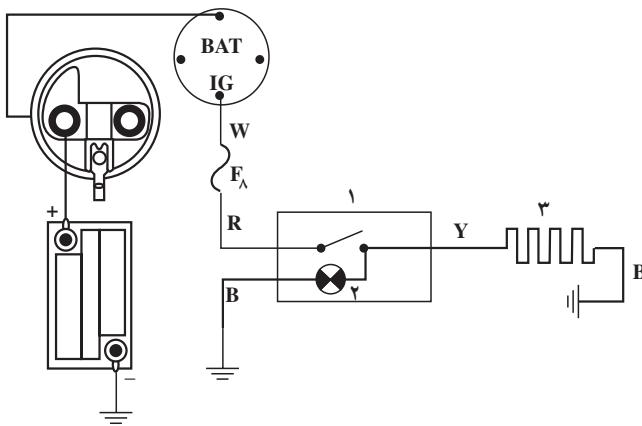


۱- سوییچ گرم‌کن ۲- لامپ ۳- سیم حرارتی شیشه‌ی عقب (المنت حرارتی)

شکل ۳-۳- مدار گرم‌کن شیشه‌ی عقب

۲-۳- مدار الکتریکی شیشه‌گرم‌کن

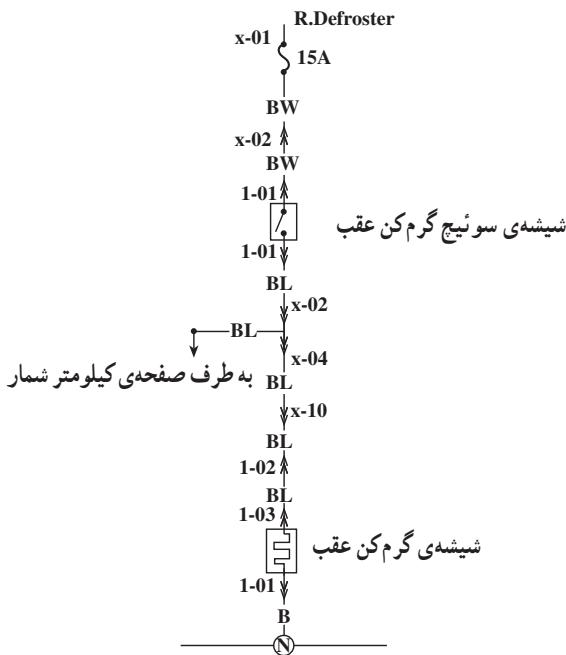در شکل ۳-۳ مدار گرم‌کن شیشه دیده می‌شود. المنت حرارتی گرم‌کن شیشه معمولاً ۱۲ ولت ۶۰ وات است. به سبب این که گرم‌کن شیشه‌ی عقب (المنت حرارتی) جریان زیادی مصرف می‌کند، در این مدار از یک فیوز ۱۶ آمپری (FA) استفاده می‌شود.





در شکل ۳-۴ مدار الکتریکی شیشه گرم کن نوع دیگری از خودرو نشان داده است.

شکل ۳-۴ - مدار الکتریکی شیشه گرم کن با فیوز حفاظتی ۱۵ آمپری

به منظور اطلاع رانده از روشن بودن گرم کن شیشه عقب، روی سوئیچ آن لامپی طراحی و نصب می شود که در زمان برقراری مدار الکتریکی روشن می شود. لازم به توضیح است که جریان برق مدار توسط سوئیچ موتور تأمین می گردد. در شکل ۳-۵ مدار شماتیک دو نوع شیشه گرم کن دیده می شود.

امروزه، در بعضی از خودروها، آینه های بغل نیز مجهر به

گرم کنند.

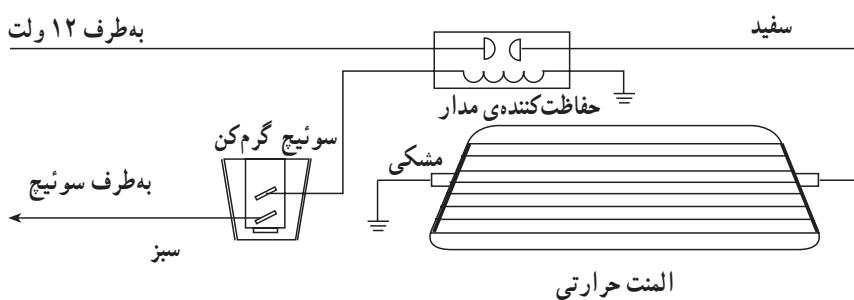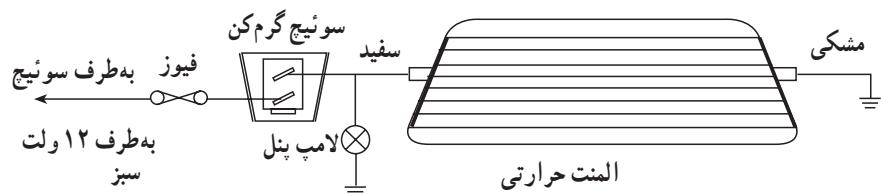

شکل ۳-۵

۳-۳- دستور العمل نصب، سیم کشی و راه اندازی شیشه گرم کن خودرو

امروزه اکثر خودروها به شیشه گرم کن مجهzenد. در صورت نیاز، برای نصب شیشه گرم کن (المنت حرارتی) و سیم کشی آن به ترتیب زیر اقدام کنید.

ابزار و وسایل لازم:

- خودرو

- شیشه گرم کن (المنت حرارتی)

جعبه ابزار، سیم، کابل، سرسیم، بست، پیچ خودرو، سوئیچ

قطع و وصل، فیوز

شكل ۳-۳- قطعات و وسایل لازم را نشان می دهد

(صفحه پلاستیکی با مدار چاپی).

دو کلاف سیم جهت اتصال المنت حرارتی به فیوز یا

جعبه فیوز و سوئیچ؛


پیچ خودرو جهت برقراری اتصال بدنه؛

سرسیم و مقوای نازک مستطیل شکل.

- کابل اتصال بدنه با تری را جدا کنید.

- شیشه‌ی عقب خودرو را از داخل و خارج کاملاً تمیز و خشک کنید (برای تمیز کردن شیشه از حلال‌های توصیه شده استفاده کنید).

- صفحه یا ورق نازک مقوای را، به منظور راهنمای نصب المنت حرارتی در قسمت وسط پیرونی شیشه‌ی عقب، با استفاده از نوار چسب روی لبه‌های آن و شیشه ثابت کنید (شکل ۳-۷).

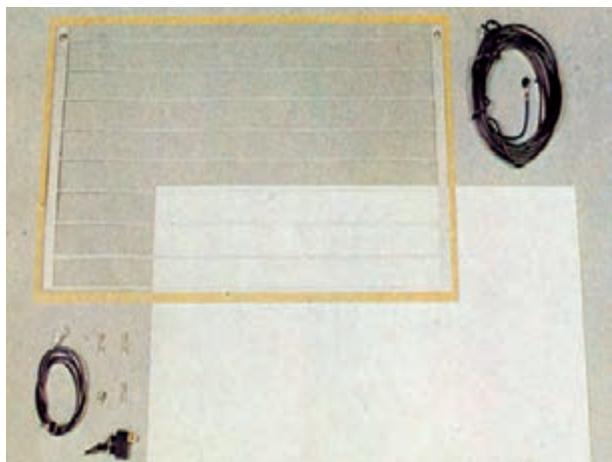

شكل ۳-۶- مجموعه قطعات گرم کن شیشه



شكل ۳-۷- صفحه‌ی راهنمای نصب المنت حرارتی




شكل ۳-۸


- المنت حرارتی را روی یک سطح صاف، خشک و تمیز قرار دهید و در حالی که با یک دست روی آن را گرفته اید (تا جایه‌جا نشود و مدار الکتریکی آن صدمه نمی‌بیند) با دست دیگر نوار دور آن را جدا کنید تا لبه‌ی چسب‌دار آن ظاهر شود (شکل ۳-۸).



شکل ۳-۹— نحوه چسباندن المنت حرارتی

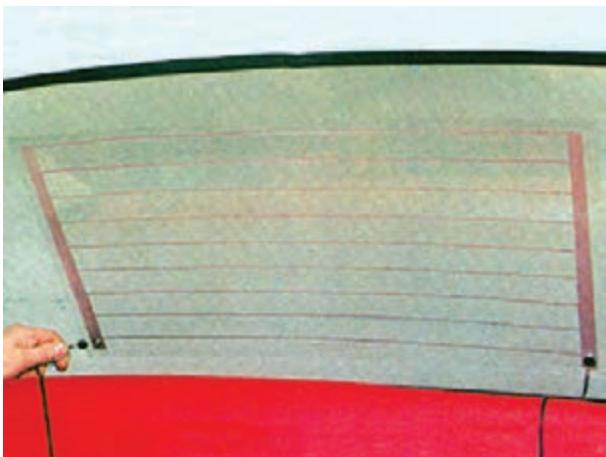

شکل ۳-۱۰— برقراری اتصالات الکتریکی

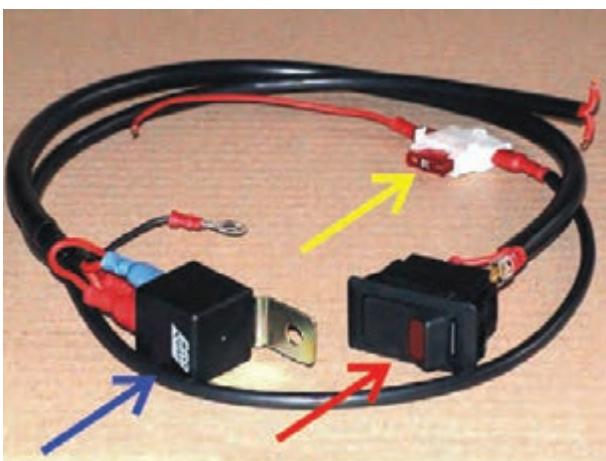

شکل ۳-۱۱— دسته سیم مدار الکتریکی شیشه گرم کن

— با دقت صفحه‌ی المنت حرارتی را از داخل اتاق روی شیشه‌ی عقب و منطبق با مقوای خارج شیشه قرار دهید به‌نحوی که سرسیم‌های المنت حرارتی به سمت پایین قرار گیرند. درحالی که صفحه‌ی المنت حرارتی را با یک دست ثابت نگه‌داشته‌اید، با دست دیگر ضمن فشار روی صفحه به طرف دیگر بکشید تا هوا زیر صفحه خارج و صفحه روی شیشه بچسبد (شکل ۳-۹).

— سرسیم‌های دسته سیم مدار الکتریکی گرم کن شیشه عقب را به ترمینال‌های المنت حرارتی متصل کنید. دقت کنید که ترمینال‌ها صدمه نبینند.

در شکل ۳-۱۰ اتصال ترمینال‌های سیم‌کشی شیشه گرم کن دیده می‌شود.

برای حفاظت مدار الکتریکی شیشه گرم کن می‌توان به دو روش از فیوز استفاده نمود:

الف — برقراری جریان الکتریکی از طریق فیوز نصب شده در جعبه فیوز

ب — اتصال فیوز مستقل به دسته سیم مدار گرم کن. در صورتی که در جعبه فیوز خودرو پایه‌های خالی وجود نداشته باشد از فیوز مستقلی که به سیم‌کشی گرم کن شیشه‌ی عقب خودرو متصل می‌گردد استفاده می‌شود. در شکل ۳-۱۱ دسته سیم فیوزدار مدار الکتریکی شیشه گرم کن دیده می‌شود. در شکل، فیوز با فلش زرد رنگ، سوئیچ گرم کن با فلش قرمز رنگ و رله‌ی تعییه شده در مدار با فلش آبی رنگ، نشان داده شده است.

— برای حفاظت دسته سیم، آن را از مسیر کلاف سیم‌کشی خودرو عبور دهید.

— سوئیچ راه‌انداز شیشه گرم کن را در محل خود در روی پانل جلوی راننده نصب کنید.




شکل ۳-۱۲—بستن کابل اتصال بدنی با تری

- اتصال سیم مثبت مدار را با ترمینال iG سوئیچ جرقه برقرار کنید.
- محل اتصال سر سیم‌ها را عایق‌بندی کنید و یا از سر سیم‌های عایق‌دار استفاده نمایید.
- اتصال بدنی با تری را برقرار کنید. در شکل ۳-۱۲، اتصال کابل منفی با تری نشان داده شده است.
- موتور خودرو را روشن کنید.



شکل ۳-۱۳— محل نصب سوئیچ در روی پانل جلوی راننده

- سوئیچ شیشه گرم کن را در حالت روشن (on) قرار دهید و عملکرد گرم کن شیشه‌ی عقب را بررسی نمایید.
- لازم به توضیح است که در روی پانل جلوی راننده اکثر خودروها محل نصب سوئیچ لوازم جانبی پیش‌بینی می‌شود، که از آن می‌توان برای نصب سوئیچ شیشه گرم کن استفاده نمود.
- در شکل ۳-۱۳، محل نصب سوئیچ پیش‌بینی شده در پانل جلوی خودرویی با فلش نشان داده شده است.

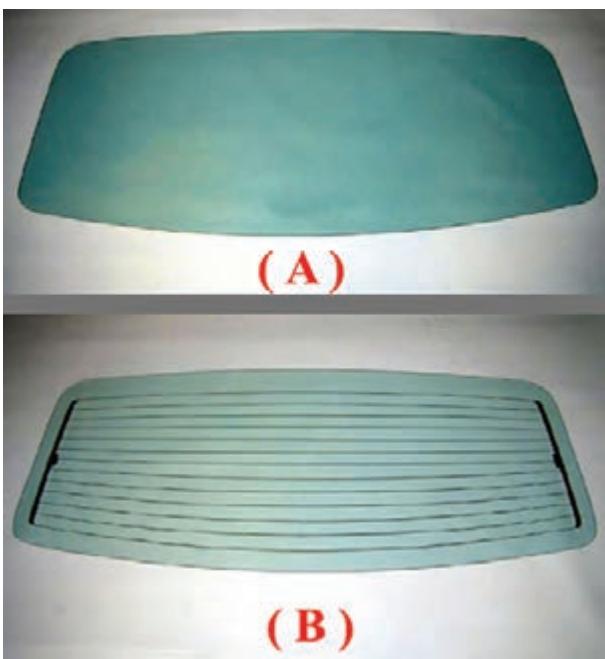


شکل ۳-۱۴—شیشه گرم کن نصب شده در روی شیشه‌ی عقب یک نوع خودرو


- سوئیچ گرم کن شیشه‌ی عقب را در وضعیت (on) قرار دهید و برقراری جریان الکتریکی مدار شیشه گرم کن را کنترل کنید.
- بعد شیشه گرم کن معمولاً به نحوی انتخاب می‌شود که سطح وسیعی از شیشه‌ی خودرو را پوشاند. در شکل ۳-۱۴، شیشه‌ی عقب خودرویی، قبل از نصب المنت‌های حرارتی شیشه گرم کن (A) و بعد از نصب آن (B) دیده می‌شود.

۴-۳- دستورالعمل عیبیابی و تعمیر گرم کن شیشه‌ی عقب

قطعات اصلی گرم کن های جدید شیشه‌های خودرو شامل:
مجموعه‌ی سوئیچ و رله و المنت حرارتی می‌باشد (شکل ۴-۱۵).

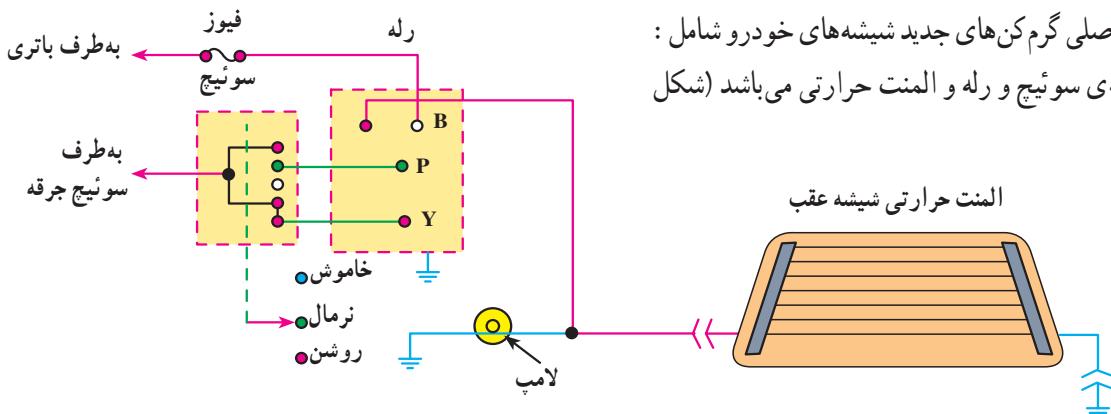

شکل ۴-۱۵- شماتیک مدار گرم کن

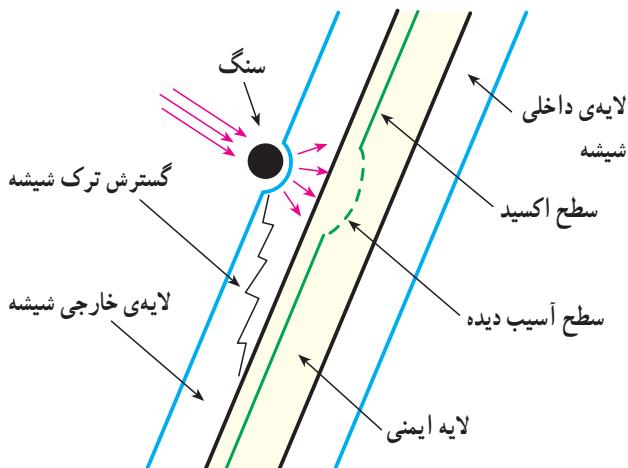

شکل ۴-۱۶- برخورد سنگ و مواد خارجی به گرم کن شیشه عقب باعث قطع مدار المنت می‌گردد.

یکی از متدائل‌ترین عیوب گرم کن شیشه‌های خودرو،
صدمه یا قطع شبکه‌ی المنت حرارتی است که ممکن است براثر
برخورد جسم خارجی به شیشه یا استفاده از مواد سخت شیمیایی
هنگام تمیزکردن شیشه ایجاد شود (شکل ۴-۱۶).

چنان‌چه المنت حرارتی قطع شود، مدار گرم کن یا مدار
عبور جریان در محل فوق، قطع می‌شود. در چنین مواردی
راننده شکایت از آن دارد که گرم کن تمامی بخار و یخ روی
شیشه را از بین نمی‌برد (در این حالت احتمال قطع شدن یک یا
چند خط از مدار المنت گرم کن وجود دارد).


در خودروهایی که در داخل لایه‌های شیشه‌ی آن‌ها
المنت‌های حرارتی طراحی و تعییه شده است تعمیر المنت قطع
شده امکان‌پذیر نیست و در صورت قطع تعداد زیادی از المنت‌ها
باید شیشه‌ی عقب خودرو تعویض شود.

در گرم کن‌هایی که روی سطح شیشه چسبانیده می‌شوند
می‌توان به ترتیب زیر نسبت به ازمایش و عیب‌یابی مدار و رفع آن
اقدام نمود:

- سوئیچ شیشه گرم کن شیشه‌ی عقب را در وضعیت
روشن (on) قرار دهید (شکل ۴-۱۷).




شکل ۴-۱۷- سوئیچ شیشه گرم کن در حالت (on)

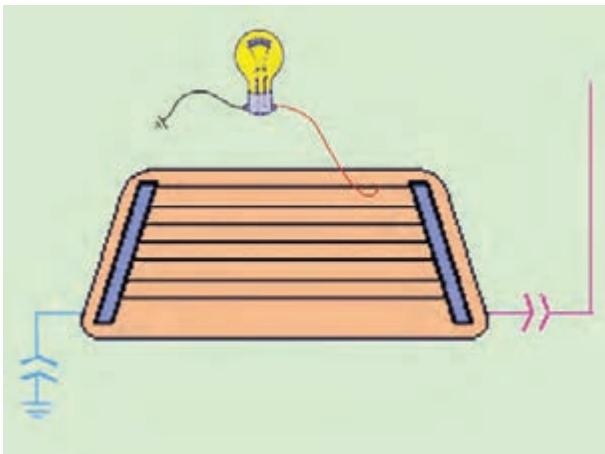


شکل ۳-۱۸—آزمایش المنت حرارتی با لامپ

— یکی از سیم‌های لامپ آزمایش را اتصال بدن کنید و سیم دیگرآن را به اولین المنش حرارتی گرم کن متصل کنید. روشن شدن لامپ آزمایش نشان‌دهنده‌ی سالم بودن المنش حرارتی است. این عمل را در طول اولین المنش، در فواصل کوتاه از یکدیگر، تکرار کنید. در شکل شماتیک ۳-۱۸ نحوه‌ی آزمایش دیده می‌شود.

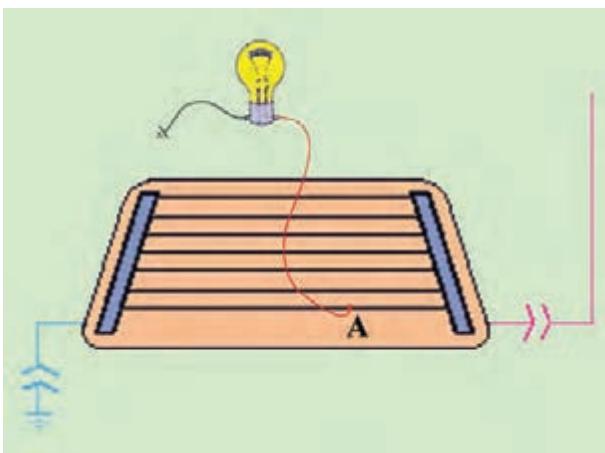

شکل ۳-۱۹—آزمایش سالم بودن المنش‌ها

— آزمایش را برای کلیه‌ی المنش‌های حرارتی گرم کن روی شیشه‌ی عقب خودرو انجام دهید، تا به محل قطع بودن المنش برسید. در صورت سالم بودن المنش حرارتی، در حدّ فاصل ترمینال مثبت و محل اتصال سیم لامپ آزمایش، برقراری جریان الکتریکی بازتری به‌وسیله‌ی روشن شدن لامپ مشخص می‌شود. در شکل ۳-۱۹ سالم بودن المنش‌های حرارتی تا نقطه‌ی A در روی آخرین المنش و نحوه‌ی آزمایش به‌صورت شماتیک دیده می‌شود.

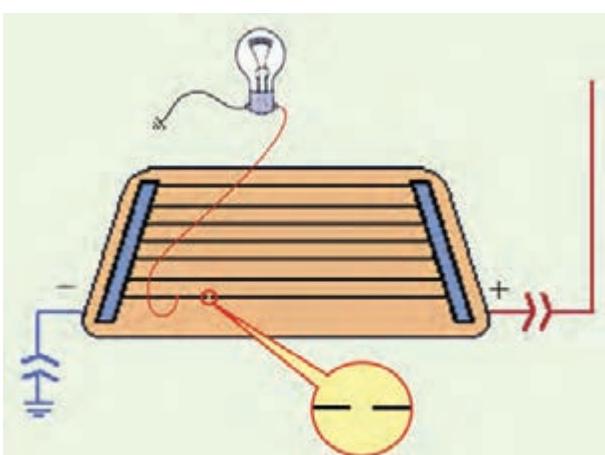

شکل ۳-۲۰—تعیین محل قطع بودن المنش حرارتی شیشه‌گرم کن

— هرگاه اتصال سیم لامپ به المنش حرارتی، بعد از محل قطع بودن المنش صورت گیرد، لامپ به‌دلیل برقرار نشدن جریان الکتریکی در محل مورد آزمایش، روشن نخواهد شد. در این حالت برای تعیین محل دقیق قطع بودن المنش حرارتی آزمایش را در فواصل کوتاه‌تری تکرار و اجرا کنید. در شکل ۳-۲۰، نحوه‌ی آزمایش و تعیین محل قطع بودن المنش حرارتی به‌صورت شماتیک نشان داده شده است.



شکل ۳-۲۱—ابزار و وسایل مورد نیاز

محل قطع شده‌ی المنت حرارتی را با رنگ آمیزی به وسیله‌ی مواد مخصوص به ترتیب زیر تعمیر کنید:

- ابزار و وسایل مورد نیاز:
- نوار چسب مخصوص
- کیت تعمیرات
- مشعل حرارتی 26°C (50°F)
- لامپ آزمایش
- پارچه‌ی پشمی
- الکل
- پارچه‌ی تمیز (شکل ۳-۲۱).



شکل ۳-۲۲—تمیز کردن محل قطع شده‌ی المنت حرارتی

— محدوده‌ی قطع شده‌ی المنت حرارتی را با پارچه‌ی پشمی کاملاً تمیز کنید (شکل ۳-۲۲).

— با یک پارچه‌ی آغشته به الکل محل قطع شده‌ی المنت را به شعاع ۶ میلی‌متر مرطوب کنید.




شکل ۳-۲۳—چسباندن نوار پلاستیکی

— نوار پلاستیکی را به قسمت بالا و پایین محل قطع شده‌ی المنت حرارتی روی شیشه بچسبانید. فاصله‌ی نوار محدوده‌ی تعمیر المنت را مشخص می‌کند (شکل ۳-۲۳).



شکل ۳-۲۴—درهم کردن محلول

— محلول سخت کننده را با پلاستیک نقره‌ای مخلوط کنید. اگر محلول سخت کننده دارای کریستال است ابتدا آن را داخل آب گرم قرار دهید (شکل ۳-۲۴).

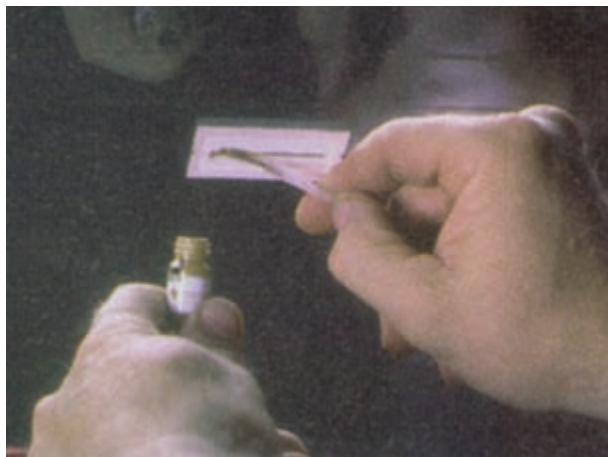

شکل ۳-۲۵—مالیدن مواد بین دو نوار روی شیشه

— با استفاده از یک قلم موی باریک، مواد تهیه‌ی شده را در فاصله‌ی نوار روی شیشه (محل تعمیر المنت) بمالید (شکل ۳-۲۵).



شکل ۳-۲۶—کندن نوار روی شیشه

— با دقت، نوار پلاستیکی را از روی شیشه جدا کنید (شکل ۳-۲۶).

– با مشعل حرارتی به مدت دو دقیقه محل تعمیر شده را حرارت دهید. دقت کنید که فاصله سر مشعل تا محل تعمیر حدوداً ۲۵ میلی‌متر باشد (شکل ۳-۲۷).




شکل ۳-۲۷– حرارت دادن محل تعمیر

– محل تعمیر را بررسی کنید. چنان‌چه خط ایجاد شده کمرنگ و یا مقاوم نباشد با استفاده از محلول یُد آن را ثابت کنید. اجازه دهید محل فوق به مدت سی ثانیه خشک شود. سپس با پارچه اطراف آن را کاملاً تمیز کنید (شکل ۳-۲۸).



شکل ۳-۲۸– ثابت کردن محل تعمیر


– برقراری جریان در مدار قطع شدهی المت حرارتی را (محل تعمیر) با لامپ آزمایش بررسی کنید. حداقل به مدت ۲۴ ساعت از محل تعمیر مراقبت کنید (شکل ۳-۲۹).

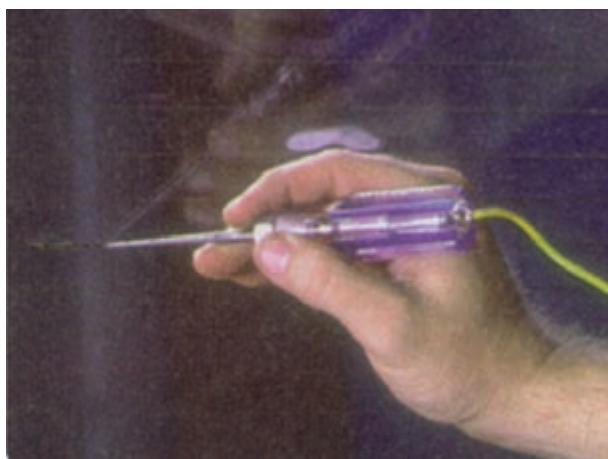

شکل ۳-۲۹– آزمایش و بررسی مدار قطع شدهی المت حرارتی

۳-۵- سیم کشی مدار الکتریکی گرم کن شیشه‌ی عقب


- با استفاده از مدار الکتریکی شکل ۳-۳ سیم کشی مدار را اجرا کنید.

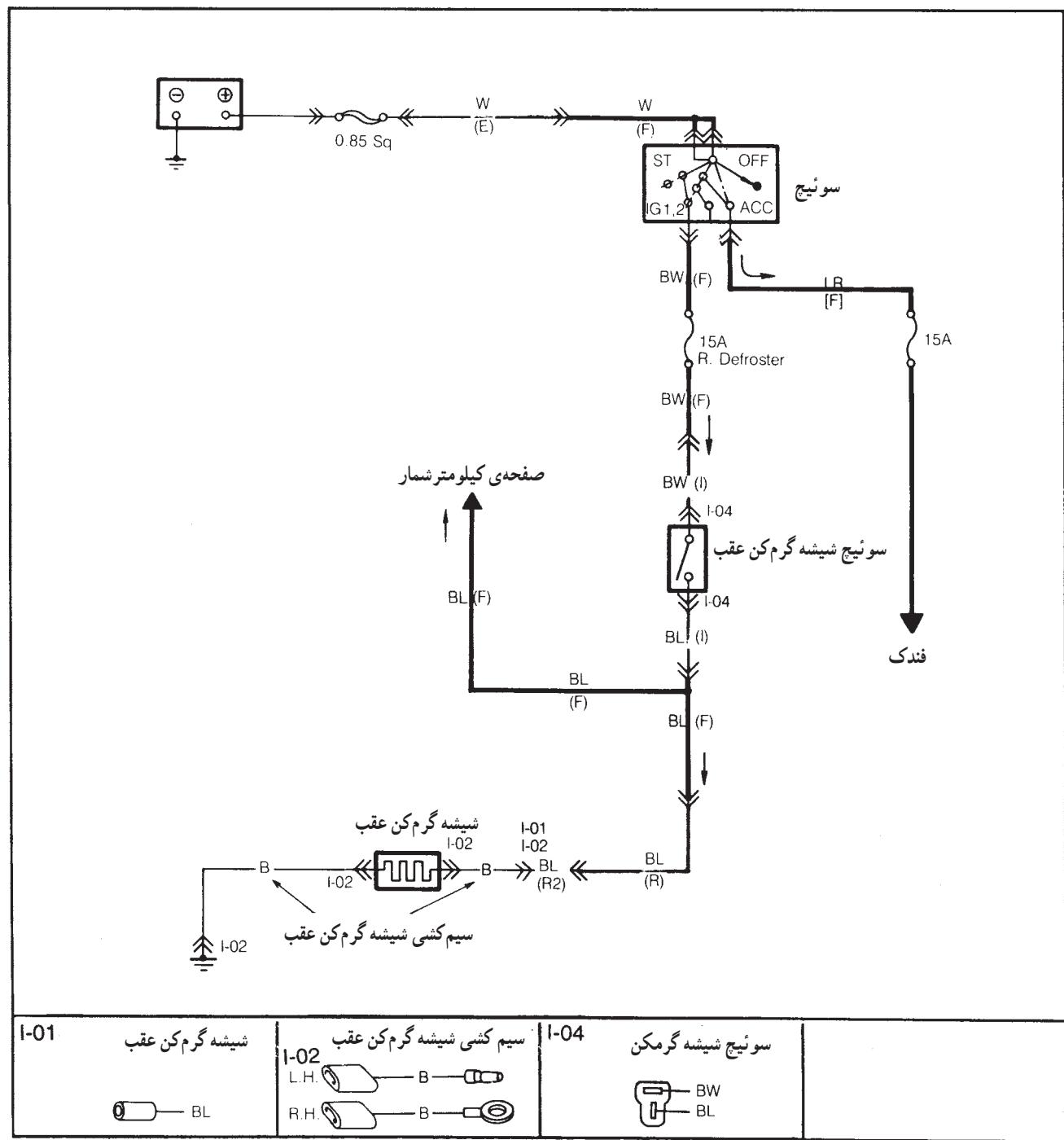

شکل ۳-۳

آزمون پایانی (۳)

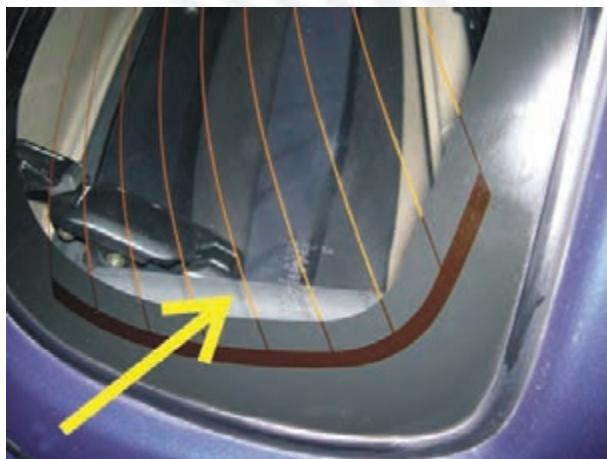۱- عملکرد گرم کن شیشه عقب خودرو را توضیح دهید.



۲- ترمینال های المنت حرارتی به و متصل می شوند.

- (الف) بدنه - منفی کویل
(ب) بدنه - مثبت کویل
(ج) سوئیچ - بدنه
(د) آفتابات و بدنه

۳- فاصله‌ی مشعل حرارتی تا محل تعمیر شده‌ی المنت حرارتی باید حدوداً میلی‌متر باشد.

- (الف) ۶۰°
(ب) ۵۰°
(ج) ۴۰°
(د) ۲۵°

۴- از متداول‌ترین عیوب المنت حرارتی شیشه‌های خودرو است.


- (الف) اتصال بدنه‌ی شبکه‌ی المنت حرارتی
(ب) قطع شبکه‌ی المنت حرارتی
(ج) معیوب شدن سوئیچ المنت حرارتی
(د) معیوب شدن رله‌ی سوئیچ المنت حرارتی

۵- با قطع شدن بخشی از المنت حرارتی شیشه،


- (الف) تمامی بخار و یخ روی شیشه از بین می‌رود.
(ب) قسمتی از بخار و یخ روی شیشه باقی می‌ماند.
(ج) تمامی بخار و یخ روی شیشه باقی می‌ماند.
(د) جریان در مدار الکتریکی قطع می‌شود.

۶- مراحل نصب مدار گرم کن را توضیح دهید.

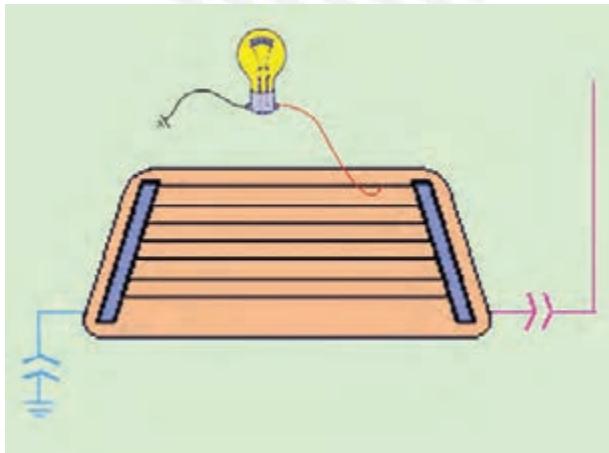۷- روش عیب‌یابی مدار گرم کن را توضیح دهید.



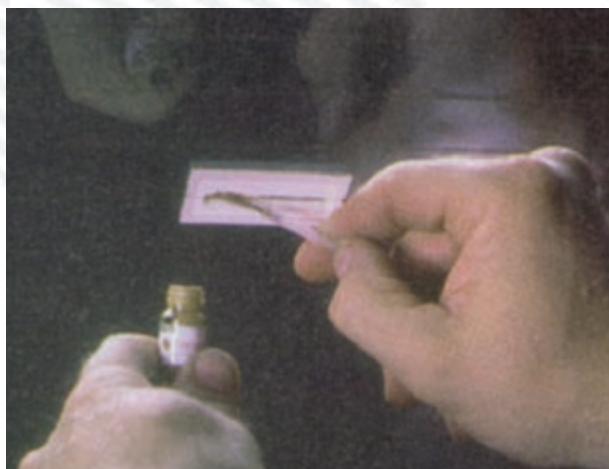۸- در شکل چه عملی اجرا می‌شود توضیح دهید.



واحد کار چهارم

توانایی نصب، پیاده کردن و سیم کشی مدار دستگاه های صوتی خودرو

هدف کلی

پیاده و سوار کردن، سیم کشی و عیب یابی مدار دستگاه های صوتی خودرو

هدف های رفتاری: از فراگیرنده انتظار می رود پس از آموزش این واحد کار بتواند:

- ۱- انواع دستگاه های صوتی خودرو را نام ببرد؛
- ۲- کاربرد سیستم صوتی خودرو را توضیح دهد؛
- ۳- سیستم صوتی خودرو را پیاده و سوار کند؛
- ۴- اجزای مدار الکتریکی سیستم صوتی خودرو را توضیح دهد؛
- ۵- مدار الکتریکی سیستم صوتی خودرو را عیب یابی کند؛
- ۶- اصول نصب پارازیت گیر را توضیح دهد.

ساعت آموزش

جمع	عملی	نظری
۸	۶	۲

پیشآزمون (۱۴)

۱- در مورد دستگاه صوتی نشان داده شده در شکل، آنچه را که می‌دانید توضیح دهید.



۲- متداول‌ترین سیستم صوتی خودرو از چه قسمت‌هایی تشکیل شده است؟ توضیح دهید.

۳- شکل زیر کدام قسمت از سیستم صوتی خودرو را نشان می‌دهد؟ به نظر شما محل نصب آن در کدام قسمت از خودرو مناسب‌تر است؟ چرا؟



۴- به منظور جلوگیری از سرقت سیستم صوتی خودرو، چه طرح‌هایی در تولید آن متداول است؟

۵- نام قطعه‌ی نشان داده شده در شکل کدام است؟

الف - خازن دلکو

ب - تقویت‌کننده

ج - پارازیت‌گیر



۶- سیستم صوتی نشان داده شده در شکل چه تفاوت‌هایی با سایر دستگاه‌های صوتی قابل نصب در خود رو

دارد؟ توضیح دهید.



۱-۴- سیستم صوتی خودرو

رادیو اولین دستگاه صوتی نصب شده بر روی خودرو به شمار می‌رود که اولین نسل آن به سفارش خریدار در روی خودرو نصب می‌گردید. رادیو، به یک عدد بلندگو مجهز بود که در روی پانل جلوی راننده نصب می‌شد. شکل ۱-۴، یک نوع رادیوی نصب شده در خودرو را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۴



شکل ۲-۴



شکل ۳-۴

امروزه رادیو پخش صوت معمولی ترین سیستم صوتی نصب شده در خودروهاست، که روی پانل جلوی راننده، بر مبنای طراحی کارخانه‌ی سازنده، قرار می‌گیرد (شکل ۲-۴). رادیوی سیستم صوتی امکان بهره‌مندی از پیام‌های هشداردهنده، وضعیت ترافیک مسیر حرکت در داخل شهر، وضعیت خاص جاده‌های برون شهری، خبرها و سایر اطلاعات را برای راننده خودرو فراهم می‌آورد.

در بعضی از خودروها محل نصب دستگاه صوتی را به نحوی طراحی و انتخاب می‌کنند که در معرض دید قرار نداشته باشد. در این طرح صفحه‌ی کشویی به عنوان محافظ در جلوی دستگاه صوتی تعبیه می‌شود که راننده پس از استفاده از سیستم صوتی، با قرار دادن صفحه در جلوی پخش صوت، آن را پنهان نگه می‌دارد. در شکل ۳-۴، سیستم صوتی یک نوع خودرو دیده می‌شود که صفحه‌ی محافظ دستگاه پخش صوت با فلش قرمز رنگ مشخص شده است.

۲-۴- انواع سیستم‌های صوتی خودرو

دستگاه‌ها و سیستم‌های صوتی نصب شده در روی خودروها از نظر شکل ظاهری دستگاه، کیفیت و قدرت پخش صوت و... با یکدیگر متفاوت‌اند و در انواع مختلفی طراحی و ساخته می‌شوند.

۱-۴- رادیوپخش صوت: این دستگاه قابلیت پخش کاست‌های صوتی را دارد و به رادیوی چند باندی مجهر است و معمولاً از طرف کارخانه‌ی سازنده در محل پیش‌بینی شده در پانل جلوی خودرو نصب می‌شود. در شکل ۴-۴ یک نوع رادیوپخش صوت دیده می‌شود.



شکل ۴-۴- یک نوع دستگاه رادیوپخش

۲-۴- رادیوپخش سی‌دی(CD): دستگاه رادیوپخش سی‌دی (CD) معمولاً به سفارش مشتری در روی خودروها نصب می‌شود و به رادیو و ریموت کنترل (فرستنده‌ی دستی) مجهر است. این دستگاه توانایی پخش سی‌دی(CD)‌های صوتی را دارد و در بعضی از آن‌ها امکان پخش سی‌دی(CD)‌های تصویری نیز فراهم آمده است. در شکل ۴-۵ یک نوع دستگاه پخش سی‌دی (CD) ریموت‌دار دیده می‌شود.

دستگاه ریموت کنترل معمولاً دارای قابلیت‌های زیر است:

- شستی روشن و خاموش کن دستگاه (on-off)

- شستی افزایش و یا کاهش صدا

- شستی‌های تعویض فایل‌های داخل لوح فشرده سی‌دی

(CD)



شکل ۶-۴- دستگاه پخش دی، وی، دی (DVD)

۳-۴- پخش دی، وی، دی (DVD): دستگاه پخش دی، وی، دی (DVD) نیز در بعضی از خودروها به سفارش خریدار در روی خودرو نصب می‌شود و معمولاً توانایی پخش لوح‌های فشرده‌ی سی‌دی (CD) و دی، وی، دی (DVD)‌های صوتی را دارد. در شکل ۶-۴ یک نوع دستگاه پخش دی، وی، دی (DVD) نشان داده شده است. در کنار سیستم‌های صوتی نصب شده در خودروها از دستگاه‌های جانبی نیز برای افزایش توانایی سیستم صوتی استفاده می‌شود، که می‌توان از «سی‌دی چنجر^۱» و دستگاه‌های تقویت (آمپلی فایر^۲) نام برد. سی‌دی

^۱-CD Changer

^۲-Amplifier



شکل ۴-۷- یک نوع دستگاه تعویض سی دی (CD)



شکل ۴-۸




شکل ۴-۹

چنجر امکان تعویض سی دی (CD) های داخل دستگاه را برای راننده خودرو امکان پذیر می سازد. در شکل ۴-۷، یک نوع دستگاه سی دی چنجر نشان داده شده است.

محل قرار گرفتن لوح فشرده در بعضی از دستگاه های پخش صوت در روی پانل دستگاه قرار دارد و در نوع و طرح دیگر دستگاه های صوتی خودروها ورودی لوح فشرده در پشت پانل دستگاه صوتی طراحی شده است که برای تعویض آن لازم است ابتدا پانل جلوی دستگاه پخش صوت از محل خود جدا شود تا تعویض لوح فشرده امکان پذیر گردد. در شکل ۴-۸، یک نوع دستگاه صوتی و نحوه ای جدا شدن پانل جلوی آن و نیز محل ورود لوح فشرده به داخل دستگاه، که با فلش مشخص شده است، دیده می شود.


به منظور جلوگیری از سرقت سیستم صوتی، پانل بعضی از پخش صوت های نصب شده در خودرو را به گونه ای طراحی می کنند که قابلیت جدا شدن از دستگاه صوتی را داشته باشد. با این طرح راننده می تواند هنگام ترک خودرو پانل رادیو پخش را جدا کند و همراه خود ببرد. در شکل ۴-۹ یک نوع رادیو پخش نشان داده شده است که شستی آزاد کننده ای پانل آن با فلش مشخص گردیده است.

سوکت اتصال الکتریکی و آنتن رادیو پخش

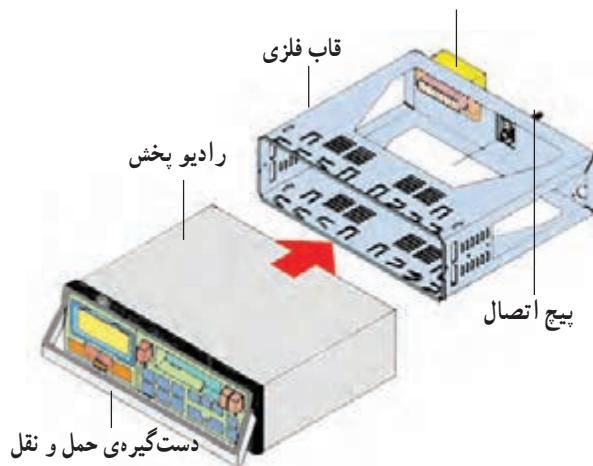


شکل ۴-۱۰— نحوه قرارگرفتن رادیو پخش در داخل قاب فلزی

قابلیت جدا شدن آسان رادیو پخش طرح دیگری است که امکان حمل و نقل دستگاه صوتی را فراهم می‌سازد. در این طرح، رادیو پخش به صورت کشویی داخل قاب^۱ فلزی قرار می‌گیرد و به وسیله‌ی دو عدد زائنه در داخل قاب ثابت می‌شود. این زائنه‌ها با نیروی فنر در داخل شیارهای قاب وارد می‌شوند و از حرکت نمودن و خارج شدن رادیو پخش جلوگیری می‌کنند. با بلند کردن دستگیره‌ی حمل و نقل رادیو پخش، برای بیرون آوردن دستگاه از داخل قاب فلزی، خارهای ضامن در اثر فشار زائنه‌های داخلی دستگیره از محل خود آزاد می‌شوند و رادیو پخش به راحتی از داخل قاب خارج می‌گردد. در شکل ۴-۱۱، یک نوع رادیو پخش کشویی مورد استفاده در خودرو به صورت شماتیک نشان داده شده است.

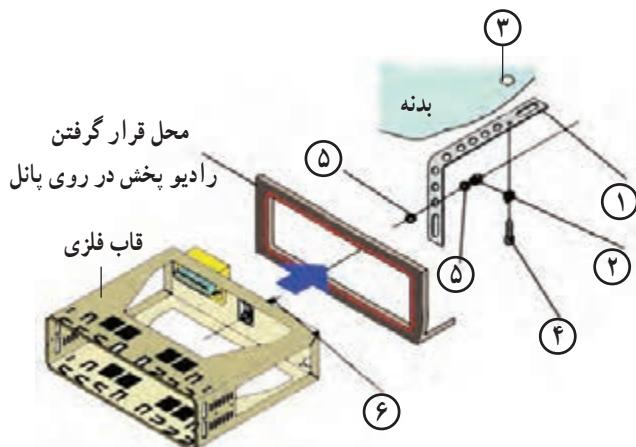

شکل ۴-۱۱— اتصال قاب فلزی در داخل پانل

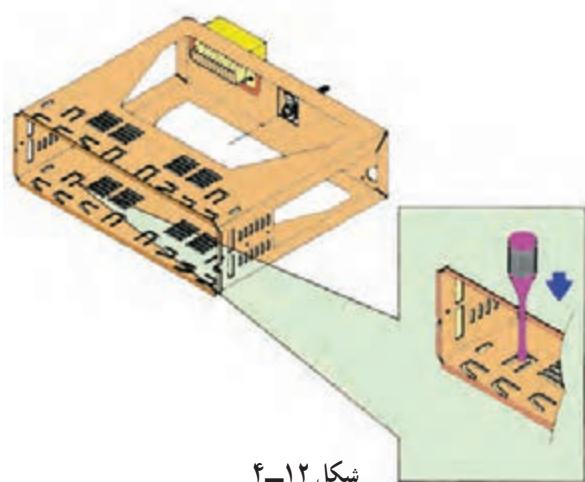قاب فلزی در محل از پیش تعیین شده در داخل پانل جلوی راننده به وسیله‌ی پیچ و مهره و بست به بدن بسته می‌شود. در شکل ۴-۱۱ بست اتصال قاب به بدن با شماره‌ی ۱، مهره با شماره‌ی ۲، محل اتصال بست به بدن با شماره‌ی ۳، پیچ اتصال بست به بدن با شماره‌ی ۴، واشر با شماره‌ی ۵ و پیچ اتصال بست در روی قاب فلزی با شماره‌ی ۶ نشان داده شده است.



در داخل قاب فلزی برش‌هایی ایجاد شده که امکان اتصال غیر دائم (موقع) را فراهم می‌کند. برای ثابت کردن قاب در محل خود می‌توان با اعمال نیرو به کمک پیچ گوشتی، قسمت برش خورده را با بدنی پانل درگیر کرد. نحوه استفاده از برش‌ها برای درگیر کردن قاب و بدن در شکل ۴-۱۲ نشان داده شده است.



شکل ۴-۱۳

تصویر حقيقی از نمای جلوی یک نوع دستگاه رادیو پخش کشویی قابل حمل در شکل ۴-۱۳ دیده می شود. بیشتر سیستم های صوتی جدید توسط کارخانه های سازنده کد (رمز) گذاری می شوند. در این طرح در صورت قطع سیم اصلی جریان الکتریکی و یا جدا کردن اتصالات باتری، رمز یا کد دستگاه غیرفعال می شود و سیستم دیگر قابل استفاده نخواهد بود. برای راه اندازی مجدد لازم است کد یا رمز مورد نظر را، که فقط در اختیار صاحب خودرو قرار دارد، به دستگاه وارد نمود.



شکل ۴-۱۴—یک نوع بلندگوی بیضی شکل


۴-۴—بلندگوهای سیستم صوتی

بلندگوهای سیستم صوتی خودروها در ابعاد و اشكال گوناگونی طراحی و بر حسب توان خروجی دستگاه های صوتی انتخاب می شوند و آن ها را در مدار الکتریکی سیستم صوتی قرار می دهند. صفحه های ارتعاشی بلندگوها معمولاً دایره شکل و یا بیضی شکل تولید و در داخل قاب بلندگو نصب می شوند. در شکل ۴-۱۴، یک نوع از بلندگوهای استفاده شده در سیستم صوتی خودروها دیده می شود.



شکل ۴-۱۵—توری محافظ صفحه های ارتعاشی بلندگو

صفحه های ارتعاشی بلندگوها در مقابل ضربه و برخورد اجسام تیز و برنده آسیب پذیرند. از این رو، برای حفاظت صفحه های ارتعاشی بلندگو از توری های سیمی در ساختمان قاب آن ها استفاده می شود. در شکل ۴-۱۵، توری استفاده شده در قاب یک نوع بلندگو نشان داده شده است.

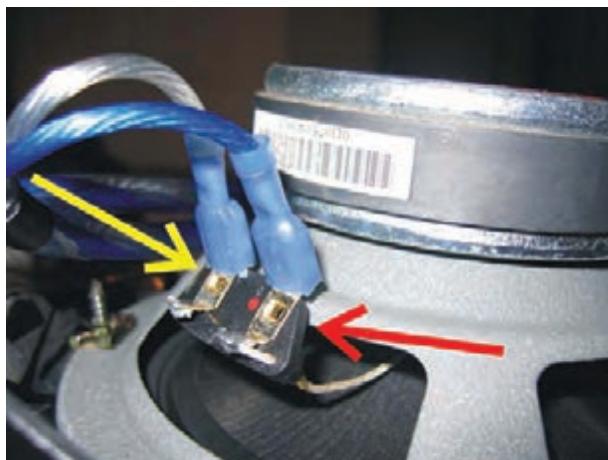

شکل ۴-۱۶- ترمینال‌های بلندگو

بلندگوها دارای دو عدد ترمینال ورودی هستند. یکی از آنها دارای اتصال مثبت و دیگری دارای اتصال منفی است و به وسیله‌ی سیم‌های مخصوص سیم‌کشی سیستم صوتی به مدار الکتریکی متصل می‌شود. در شکل ۴-۱۶، ترمینال‌های یک نوع بلندگو دیده می‌شود. ترمینال مثبت آن با فلاش قرمز رنگ و ترمینال منفی بلندگو با فلاش زرد رنگ مشخص شده است.




شکل ۴-۱۷

رادیوپخش صوت خودروها معمولاً دارای چهار عدد بلندگو است که تعداد دو بلندگو در دو سمت پانل جلوی راننده و یا در داخل قاب درب‌های جلو خودرو نصب می‌شود. در شکل ۴-۱۷ بلندگوی نصب شده در داخل قاب در جلوی یک نوع خودرو با فلاش زرد رنگ نشان داده شده است.




شکل ۴-۱۸

دو عدد بلندگوی دیگر سیستم صوتی روی سینی جلوی شیشه‌ی عقب و یا بر مبنای طراحی کارخانه‌ی سازنده‌ی خودرو، روی ستون‌های عقب اتاق و ... نصب می‌شود. در شکل ۴-۱۸ بلندگوهای نصب شده قسمت عقب خودرو با فلاش قرمز رنگ نشان داده شده است.

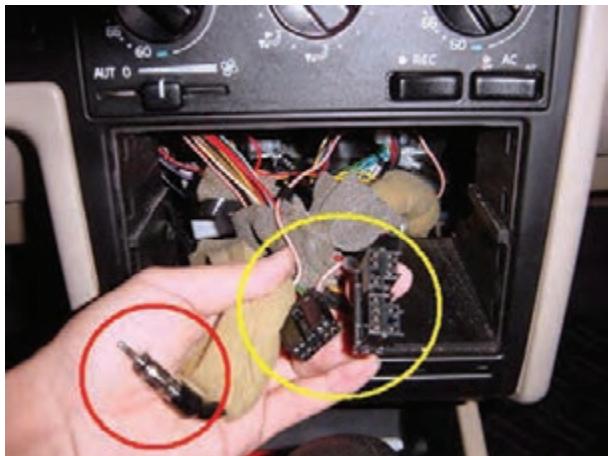

شکل ۴-۱۹

سیستم صوتی به وسیله‌ی سوکت‌هایی به سیم کشی خودرو متصل می‌شود. جریان مصرفی سیستم صوتی خودرو در موقع روشن بودن موتور از ترمینال ACC سوئیچ و در زمان خاموش بودن موتور خودرو از باتری تأمین می‌شود. سیم آتن به وسیله‌ی فیش مخصوص به رادیو پخش متصل می‌شود. درنتیجه امواج رادیویی پخش شده از ایستگاه‌های رادیو را به سیستم صوتی منتقل می‌کند. در شکل ۴-۱۹، سوکت‌های اتصال الکتریکی سیستم صوتی یک نوع خودرو به همراه فیش اتصال آتن رادیو دیده می‌شود.

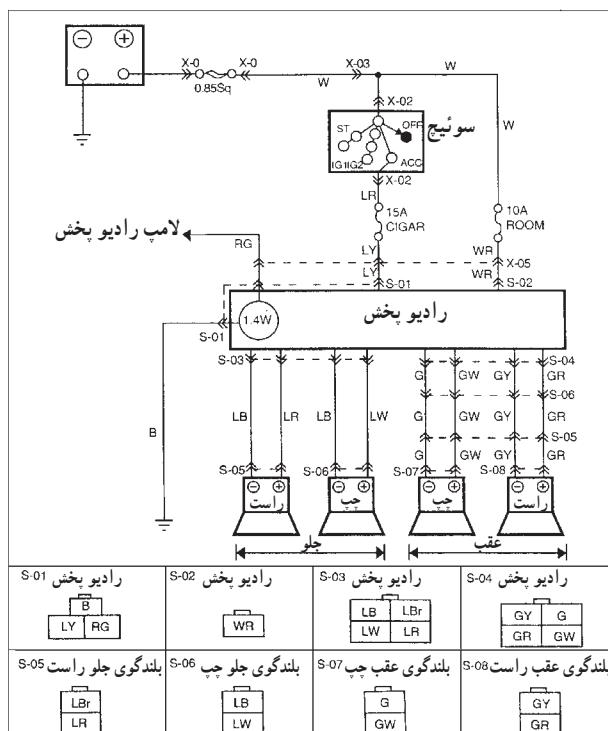

شکل ۴-۲۰

زمان : ۳ ساعت

۴-۴- مدار الکتریکی رادیو پخش صوت

نقشه‌ی مدار الکتریکی رادیو پخش صوت یک نوع خودرو در شکل ۴-۲۰ نشان داده شده است. در این سیستم صوتی از چهار عدد بلندگو استفاده شده است. دو عدد بلندگو در سمت راست و چپ پانل جلوی راننده و دو عدد بلندگوی دیگر روی سینی جلوی شیشه عقب خودرو نصب می‌شود. تعداد دو عدد فیوز ۱۰ آمپری و ۱۵ آمپری مدار الکتریکی را حفاظت می‌کند.

۴-۵- دستورالعمل پیاده و سوار کردن سیستم صوتی خودرو، سیم کشی و عیب‌یابی مدار آن وسایل لازم:


- جعبه ابزار برق خودرو



شکل ۴-۲۱

برای پیاده کردن سیستم صوتی خودرو به ترتیب زیر عمل کنید :

- کابل اتصال بدنی باتری را جدا کنید. در شکل ۴-۲۱، بست کابل اتصال بدنی باتری پس از جدا کردن آن از قطب منفی باتری دیده می شود.

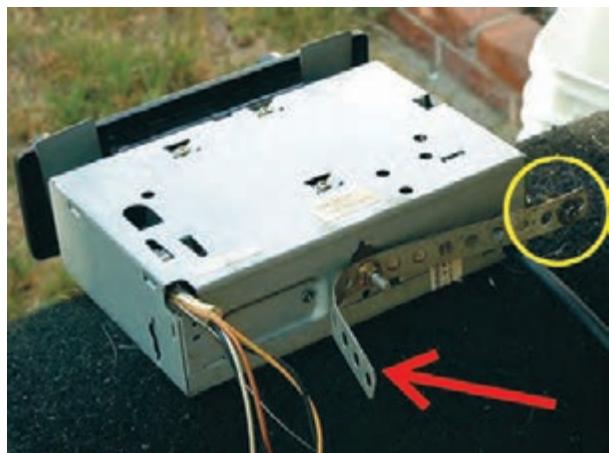

شکل ۴-۲۲

- در بعضی از خودروها رادیو پخش صوت به وسیلهی بست فلزی و پیچ و مهره در محل پیش‌بینی شده در پانل جلوی راننده نصب و ثابت می شود، که می توان با باز کردن پیچ و مهرهی بست نگه‌دارندهی رادیو پخش، آن را از محل خود خارج نمود. در شکل ۴-۲۲، بست فلزی و پیچ اتصال آن به پانل جلوی خودرو نشان داده شده است.



شکل ۴-۲۳

- نوعی از رادیو پخش‌ها دارای قاب کشویی هستند، که داخل پانل جلوی راننده نصب می شوند. رادیو پخش خودرو در داخل قاب کشویی توسط خارهای ضامن ثابت می شود. این خارهای (زائدات) را می توان به وسیلهی میله‌ی مخصوصی، که همراه دستگاه صوتی ارائه می شود، از محل درگیری با قاب کشویی آزاد کرد و رادیو پخش صوتی را از محل خود خارج نمود. در شکل ۴-۲۳، نحوهی استفاده از میله‌ی آزادکننده و محل آن دیده می شود.

– در رادیو پخش‌هایی که مجهز به دستگاهی حمل و نقل هستند آزاد کردن خارهای ضامن دستگاه از کشویی به وسیلهٔ زائدۀ‌های طراحی شده در روی دستگاه اجرا می‌شود. در شکل ۴-۲۴، دستگاهی دستگاه پخش صوت با فلش نشان داده شده است.




شکل ۴-۲۴



شکل ۴-۲۵

توجه:

دستگاه صوتی را با احتیاط از محل خود خارج کنید، زیرا قاب روی پانل دارای لبه‌های تیزی است که می‌تواند به روکش عایق سیم‌ها آسیب برساند (شکل ۴-۲۵).

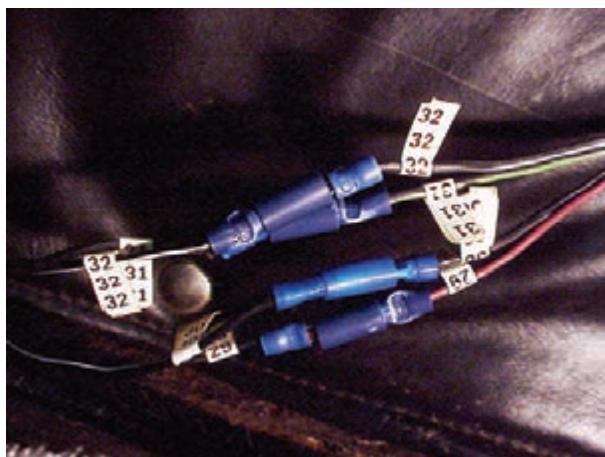

شکل ۴-۲۶

– با توجه به تعداد زیاد سیم‌ها و اتصالات در مدارهای الکتریکی خودرو، همیشه امکان اشتباه در اتصال سیم‌ها وجود دارد. لذا به منظور جلوگیری از احتمال خطا در وصل کردن دوباره‌ی سیم‌ها، آن‌ها را قبل از جدا کردن از یکدیگر شماره‌گذاری کنید. در شکل ۴-۲۶، استفاده از برچسب شماره، قبل از جدا کردن اتصال سیم‌های مدار الکتریکی، نشان داده شده است.



شکل ۴-۲۷

قاب محل نصب دستگاه صوتی بهوسیله‌ی خارهای پلاستیکی (در محل خودروی پانل جلوی راننده) ثابت می‌شود. با استفاده از آچار و پیچ گوشتی تخت و اهرم کردن آن با احتیاط خارهای قاب را از محل خود آزاد کنید و سپس قاب دور دستگاه پخش صوت را بیرون آورید. در شکل ۴-۲۷، آزاد کردن خارها نشان داده شده است.



شکل ۴-۲۸—خارج نمودن رادیوپخش از داخل قاب کشویی

— دستگاه رادیوپخش صوت بهصورت کشویی در داخل قاب تعییه می‌شود و در پانل جلوی راننده قرار می‌گیرد و بهوسیله‌ی خار فلزی داخل کشویی ثابت نگه داشته می‌شود. پس از آزاد کردن خار، قاب کشویی رادیوپخش را با احتیاط از محل خود خارج کنید. هنگام بیرون آوردن دستگاه، از آزاد بودن دسته سیم و سوکت‌های مدار الکتریکی و عبور آن از داخل کشویی مطمئن شویید. در شکل ۴-۲۸، خارج نمودن رادیوپخش نشان داده شده است.




شکل ۴-۲۹

— قاب فلزی یا کشویی رادیوپخش در بعضی از خودروها دارای لبه‌های تیز و برنده است. لذا هنگام خارج کردن دستگاه پخش صوت، از ایجاد کشش در سیم‌ها و آسیب دیدن عایق روکش آن‌ها جلوگیری کنید. در شکل ۴-۲۹، سیم آتن رادیو، دسته سیم و سوکت‌های اتصال الکتریکی مدار سیستم صوتی خودرو دیده می‌شوند.

— سوکت اتصال مدار الکتریکی درخت سیم (سیم کشی خودرو) به رادیو پخش را جدا کنید.

— سوکت اتصال سیم‌های بلندگوها را با آزاد کردن خار پلاستیکی آن از دسته سیم رادیو پخش، جدا کنید.

— فیش سیم آتن را از محل خود در روی رادیوپخش جدا کنید.

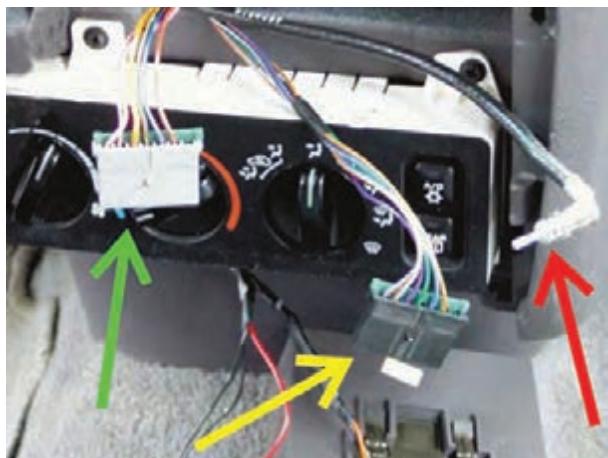

شکل ۴-۳۰

در شکل ۴-۳۰، سوکت‌های اتصال تغذیه‌ی الکتریکی رادیوپخش، سیم‌های بلندگوها و فیش سیم آتن، با فلاش نشان داده شده است.

مراحل سوار کردن و یا نصب دستگاه رادیوپخش عکس مراحل پیاده کردن آن است.



شکل ۴-۳۱

برای پیاده و سوار کردن بلندگوهای نصب شده در داخل درهای جلو خودرو (شکل ۴-۳۱) به ترتیب زیر عمل کنید :



شکل ۴-۳۲

قطعه‌ی پلاستیکی روی میله‌ی قفل کن در جلو را با پیچاندن آن در جهت عکس عقربه‌های ساعت از روی میله‌ی قفل کن دستی باز کنید و آن را در محل مناسبی قرار دهید. در شکل ۴-۳۲ باز کردن قطعه‌ی روی میله‌ی قفل کن دستی در خودرو دیده می‌شود.



شکل ۴-۳۳

- برای جدا کردن رو دری، ابتدا صفحه‌ی دربوش سوئیچ الکتریکی شیشه‌ی بالابر را به آرامی بلند کنید و با احتیاط از محل خود خارج سازید. دقت کنید که به خارهای پلاستیکی آن آسیب نرسد. در شکل ۴-۳۳ جدا کردن صفحه‌ی دربوش روی پانل در خودرو دیده می‌شود.



(الف)

- رو دری برحسب موارد استفاده‌ی از آن، در طرح‌های مختلفی ساخته می‌شود. نصب سوئیچ الکتریکی شیشه‌ی بالابر، نصب توری محافظت بلندگو، محل اتکای دست سرنشین، ایجاد فضای مناسب برای نگهداری کتابچه‌ی یادداشت و ... از جمله مواردی است که در طراحی رو دری خودروها موردنظر قرار می‌گیرد. پیچ اتصال روی محل اتکای دست به قسمت زیرین رو دری را باز کنید (شکل ۴-۳۴-الف) و آن را به آرامی به سمت داخل فشار دهید و با بالاکشیدن، از محل خود خارج کنید. در حین اقدام، دقت کنید به خارها (زانده‌های اتصال) آسیب نرسد (شکل ۴-۳۴-ب).




(ب)

شکل ۴-۳۴



– قاب دور اهرم در بازکن را با احتیاط از محل خود خارج کنید. خارهای روی قاب، آن را در محل خود ثابت می‌کند. در شکل ۴-۳۵، بیرون آوردن قاب و جدا کردن آن از رو دری در خودرو نشان داده شده است.

شکل ۴-۳۵

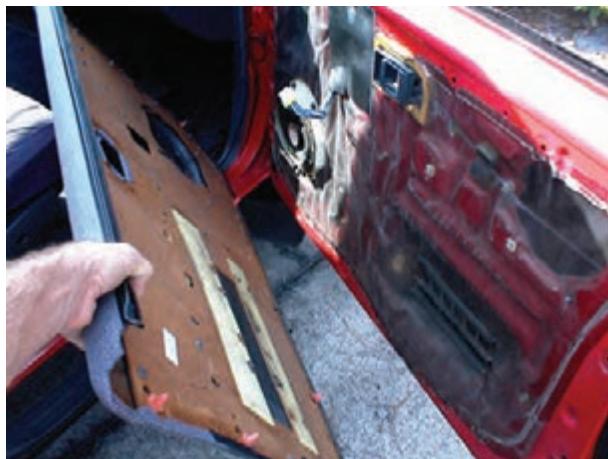

– رودری به وسیله‌ی خارهایی در روی بدنه ثابت می‌شود. با ابزار مخصوص خارها را از محل خود آزاد و رودری را از روی بدنه جدا کنید (شکل ۴-۳۶). هنگام آزاد کردن خارها دقت کنید محل اتصال خار به رودری آسیب نبیند.

شکل ۴-۳۶



– بلندگو به وسیله‌ی چهار عدد پیچ روی بدنه بسته شده است (شکل ۴-۳۷). با باز کردن پیچ‌ها آن را از محل خود خارج کنید.

– دو عدد فیش الکتریکی متصل به ترمینال‌های پشت بلندگو را جدا کنید.

شکل ۴-۳۷



شکل ۴-۳۸

– صفحه‌ی ارتعاشی بلندگو در اثر کوچک‌ترین ضربه آسیب می‌بیند، لذا با احتیاط آن را در جای مطمئن قرار دهید.
در شکل ۴-۳۸، ترمینال‌های اتصال الکتریکی بلندگو با فلش نشان داده شده است.

– بلندگوی روی دیگر خودرو را نیز به همین ترتیب از روی در پیاده کنید.



شکل ۴-۳۹

برای پیاده کردن بلندگوهای نصب شده در قسمت عقب خودرو که روی صفحه‌ی جلوی شیشه‌ی عقب یا روی بدنه‌ی خودرو نصب می‌شود (شکل ۴-۳۹). به ترتیب زیر عمل کنید:



شکل ۴-۴۰


ابتدا، با احتیاط، توری محافظه بلندگو را از محل خود خارج کنید. سپس، باز کردن پیچ‌های نگهدارنده‌ی قاب بلندگو، آن را از روی بدنه‌ی خودرو خارج سازید. در شکل ۴-۴۰، چگونگی بیرون آوردن توری محافظه بلندگو دیده می‌شود.

– فیش‌های الکتریکی متصل به ترمینال‌های پشت بلندگو را جدا کنید و بلندگو را در محل مناسبی قرار دهید.
– بلندگوی دیگر داخل اتاق را نیز به همین ترتیب پیاده کنید.



شکل ۴-۴۱

در شکل ۴-۴۱، نوع دیگری از بلندگو، که روی سینی جلوی شبشهی عقب خودرو نصب شده است، دیده می‌شود.
مراحل سوارکردن سیستم صوتی خودرو عکس مراحل پیاده کردن آن است.

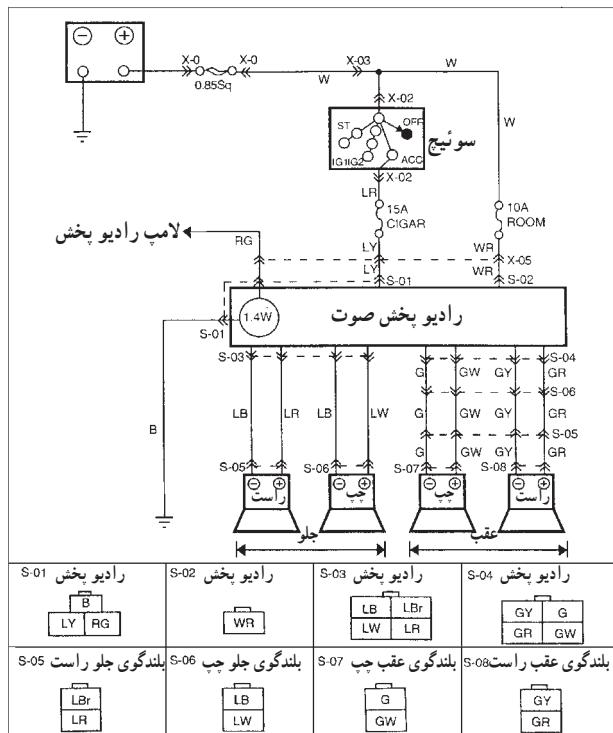

شکل ۴-۴۲

سیم کشی مدار الکتریکی رادیو پخش را به ترتیب زیر روی تابلوی آموزش برق خودرو اجرا کنید:
وسایل لازم:

باتری، سوئیچ اصلی موتور، رادیو پخش، آتن، ۴ عدد بلندگو، فیوز، سیم چین، سیم لخت کن، انبردست، آچار پیچ گوشته، سر سیم، سیم در رنگ های استفاده شده در مدار الکتریکی

– سیم هارا در اندازه مورد نیاز بر حسب فاصله نصب سوئیچ و دستگاه رادیو پخش، با سیم چین قطع کنید.
– سر سیم ها را به وسیله سیم لخت کن در اندازه مناسب جدا کنید و سر سیم ها را روی آن پرچ کنید و سپس محل اتصال را عایق بیندید.

– سیم های اتصال رادیو پخش به بلندگوها را به اندازه فاصله محل نصب بلندگوها و رادیو پخش، مانند مرحله قبل آماده کنید.

– فیش سیم آتن را به ترمینال آتن رادیو پخش وصل کنید.

– با استفاده از مدار الکتریکی رادیو پخش (شکل ۴-۴۲) سیم کشی را اجرا کنید.

– باتری را در مدار قرار دهید و صحت سیم‌کشی را با روشن کردن رادیو پخش آزمایش کنید.

عیب‌های سیستم صوتی خودرو می‌تواند در مدار الکترونیکی دستگاه و یا در مدار الکتریکی آن به وجود آید. برای آزمایش مدار الکتریکی، با استفاده از اهم‌متر یا چراغ آزمایش، می‌توان وصل بودن یا قطع بودن مدار را تشخیص داد.

– سلکتور اهم‌متر را برای اندازه‌گیری اهم تنظیم کنید.

– یکی از سیم‌های اهم‌متر را به ترمینال مثبت یکی از بلندگوها وصل کنید و سیم دیگر اهم‌متر را به ترمینال مثبت همان بلندگو اتصال دهید. مقدار اندازه‌گیری شده‌ی صفر توسط اهم‌متر دلیل برقراری ارتباط، و علامت ∞ نشان‌دهنده‌ی قطع ارتباط بلندگو با رادیو پخش است.


– اتصال همه‌ی بلندگوها را به ترتیب مرحله‌ی قبل آزمایش کنید و در صورت قطع بودن هر یک از سیم‌ها بهتر است آن را تعویض کنید. در شکل شماتیک ۴-۴۳، نحوه‌ی انجام آزمایش دیده می‌شود.

شکل ۴-۴۳

– به وسیله‌ی لامپ آزمایش، برقرار بودن جریان ورودی از باتری و سوییچ اصلی به ترمینال‌های تغذیه‌ی رادیو پخش را آزمایش کنید. برای این منظور یکی از سیم‌های لامپ آزمایش را اتصال بدهن کنید و سیم دیگر لامپ را به ترمینال‌های ورودی رادیو پخش متصل کنید (شکل ۴-۴۴). روشن شدن لامپ دلیل صحبت سیم‌کشی و برقراری جریان الکتریکی به رادیو پخش است. در موقع آزمایش ترمینال ورودی از سوییچ، دقت کنید که سوییچ موتور روی ACC قرار گرفته باشد.

هنگام آزمایش ترمینال ورودی لامپ صفحه کلید رادیو پخش، جریان الکتریکی مدار را برقرار کنید.

رادیو پخش، جریان الکتریکی مدار را برقرار کنید.

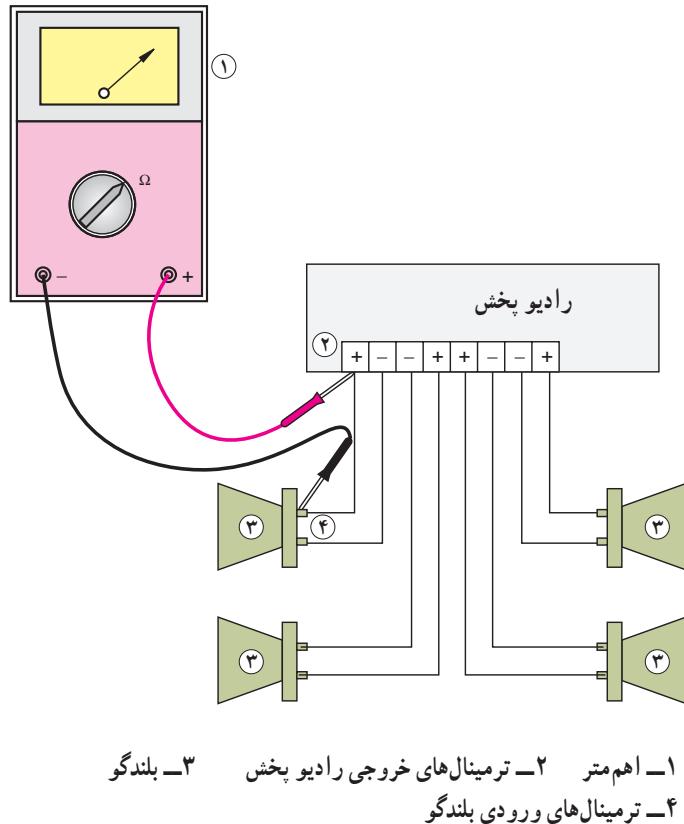

شکل ۴-۴۴

۱—رادیو پخش ۲—ترمینال‌های تغذیه‌ی جریان الکتریکی
۳—سیم تغذیه‌ی لامپ صفحه کلید رادیو پخش ۴—سوییچ اصلی
۵—جریان باتری ۶—ورودی آنتن ۷—فیوز



شکل ۴-۴۵

۶-۴- پارازیت‌گیر^۱ (متوقف‌کنندهٔ نویز)

سیستم جرقه‌زنی، سیستم شارژ، الکتروموتورهای برف‌پاک کن و پمپ بنزین الکتریکی و بخاری و هم‌چنین تخلیهٔ الکتریسیتهٔ ساکن، از عوامل ایجاد پارازیت (نویز) در سیستم صوتی خودرو هستند (الکتریسیتهٔ ساکن بر اثر اصطکاک خودرو با هوا و لاستیک چرخ‌ها با سطح جاده تولید می‌شود). به منظور کاهش نویز نامطلوب ایجاد شده در بلندگوها از پارازیت‌گیر استفاده می‌شود. شکل ۴-۴۵، یک نوع پارازیت‌گیر را نشان می‌دهد.




شکل ۴-۴۶

برای نصب پارازیت‌گیر به پمپ بنزین الکتریکی ابتدا اتصال بدنی پایهٔ پارازیت‌گیر را برقرار کنید (شکل ۴-۴۶).



شکل ۴-۴۷

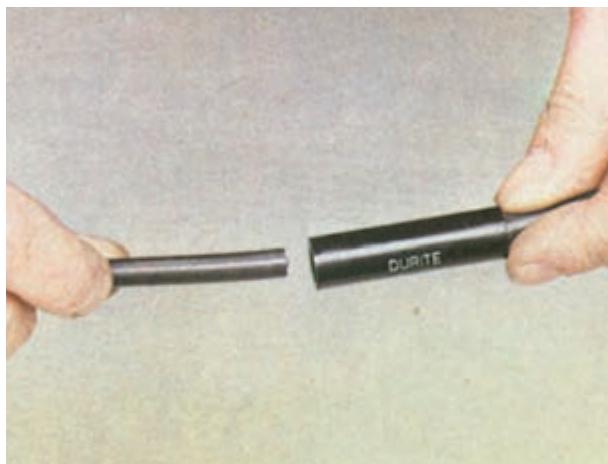- سپس سیم اتصال جریان الکتریکی به ترمینال پمپ بنزین را جدا کنید و پس از اتصال سیم خروجی پارازیت‌گیر (شکل ۴-۴۷) آن را مجدداً به ترمینال مثبت پمپ بنزین وصل کنید.
- اکثر واپرها سیستم جرقه در خودروهایی نیاز از نصب پارازیت‌گیر هستند ولی در خودروهایی که واپرها سیستم جرقه‌ی آن فاقد خاصیت نویزگیر باشد از پارازیت‌گیرهای خطی برای جلوگیری از انتقال نویز^۲ ایجاد شده در زمان جرقه زدن شمع استفاده می‌شود.



در شکل ۴-۴۸، نحوه‌ی نصب پارازیت‌گیر به واير شمع
نشان داده شده است.

توجه :

محل نصب پارازیت‌گیر در
وايرها باید نزديك به شمع موتور
انتخاب شود.

شکل ۴-۴۸—نصب پارازیت‌گیر به واير شمع



آلترناتور خودروها از لحظه‌ی استارت تا خاموش شدن
موتور، به طور مداوم، فعال است و نویز تولید شده در آن می‌تواند
عامل تداخل در سیستم صوتی (رادیو) خودرو باشد. لذا به جهت
کاهش تداخل و حذف آن از نویز‌گیر استفاده می‌شود. برای نصب
نویز‌گیر، ابتدا ترمینال اتصال بدنه‌ی آن را به بدنه‌ی آلترناتور متصل
و سپس سیم مثبت نویز‌گیر را به ذغال مثبت آلترناتور وصل نمایید.
در شکل ۴-۴۹، اتصال نویز‌گیر به آلترناتور یک نوع خودرو نشان
داده شده است.

شکل ۴-۴۹

آزمون پایانی (۱۴)


- ۱- انواع دستگاه‌های صوتی خودرو را نام ببرید.
- ۲- انواع روش‌های اتصال دستگاه‌های صوتی خودرو را توضیح دهید.
- ۳- محل نصب بلندگوها در خودرو را توضیح دهید.
- ۴- مورد استفاده‌ی ابزار نشان داده شده در شکل را توضیح دهید.



- ۵- وظیفه‌ی قطعه‌ی نشان داده شده در شکل را توضیح دهید.




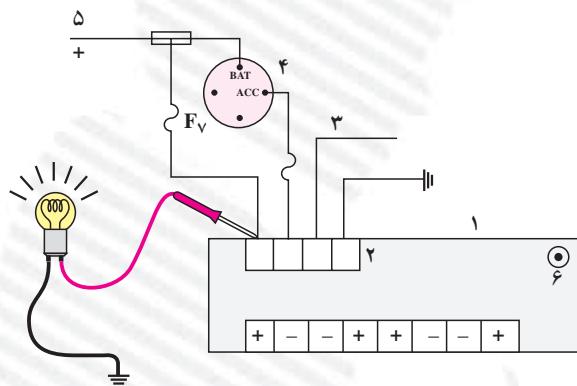۶- آزمایش شان داده شده در شکل را توضیح دهید.



۷- در پیاده و سوار کردن اجزای سیستم صوتی خودرو چه نکات اینمنی را باید رعایت نمود؟ توضیح دهید.

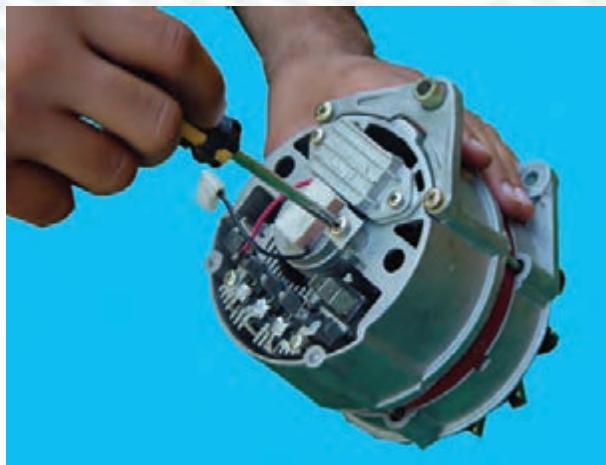۸- شکل زیر اجرای چه کاری را نشان می دهد؟ توضیح دهید.



واحد کار پنجم

توانایی نصب، پیاده کردن و سیم کشی مدار آتن برقی خودرو

هدف کلی



پیاده و سوار کردن، سیم کشی و عیب یابی مدار آتن خودرو

هدف های رفتاری: از فرآگیرنده انتظار می رود پس از آموزش این واحد کار بتواند :



- ۱- انواع آتن خودرو و کاربرد آنها را توضیح دهد؛
- ۲- آتن الکتریکی خودرو را پیاده و سوار کند؛
- ۳- مدار الکتریکی آتن خودرو را سیم کشی و راه اندازی کد؛
- ۴- مدار الکتریکی آتن را عیب یابی و رفع عیب کند.

ساعت آموزش		
جمع	عملی	نظری
۴	۳	۱

پیشآزمون (۵)

۱- نام و کاربرد قطعه‌ی شان داده در شکل را توضیح دهید.



۲- قطعه‌ی نشان داده شده در شکل زیر با قطعه‌ی شکل بالا از چه نظر تفاوت دارد؟ آنچه را که می‌دانید توضیح دهید.



۳- آنچه را که در مورد طرز کار آتن الکتریکی می‌دانید، توضیح دهید.

۴- عیب نشان داده شده در شکل، چه تأثیری بر روی کار و عملکرد آتن الکتریکی دارد؟ توضیح دهید.



۵- در کدام یک از قسمت‌های خودرو می‌توان آتن الکتریکی نصب کرد؟ نام ببرید.

۶- فلاش، چه قسمتی از آتن را نشان می‌دهد؟





شکل ۵-۱

۱-۵- آشنایی با آنتن خودرو؛ انواع و کاربرد آن

یکی از سیستم‌های ارتباطی موجود سیستم ارتباط رادیویی است. سیستم مخابراتی دارای اجزای زیر است :

- فرستنده

- گیرنده

- کانال ارتباطی

امواج الکترومغناطیسی (رادیویی) از طریق آنتن مرکز فرستنده در فضا (کانال ارتباطی) پخش می‌شود. این امواج به وسیله‌ی آنتن گیرنده دریافت و به امواج صوتی تبدیل می‌شود. بنابراین، وظیفه‌ی آنتن خودرو جذب امواج رادیویی و انتقال آن‌ها به سیستم صوتی اتومبیل است. در شکل ۵-۱ یک نوع آنتن نصب شده در روی خودرو دیده می‌شود.




شکل ۵-۲- آنتن مکانیکی

آنتن مورد استفاده در خودروها از نظر مکانیزم در دو نوع، مکانیکی (دستی) و الکتریکی ساخته می‌شود. در نوع مکانیکی، بالا و پایین شدن میله‌ی آنتن به وسیله‌ی نیروی دست راننده صورت می‌گیرد. شکل ۵-۲ مجموعه‌ی یک نوع آنتن مکانیکی را نشان می‌دهد.



شکل ۵-۳- آنتن الکتریکی

در آنتن‌های الکتریکی، بالا و پایین شدن میله‌ی آنتن (مغزی آنتن) به وسیله‌ی یک موتور الکتریکی صورت می‌گیرد. این موتور جریان مصرفی خود را از باتری خودرو تأمین می‌کند. در شکل ۵-۳ نوعی از آنتن الکتریکی خودرو نشان داده شده است.

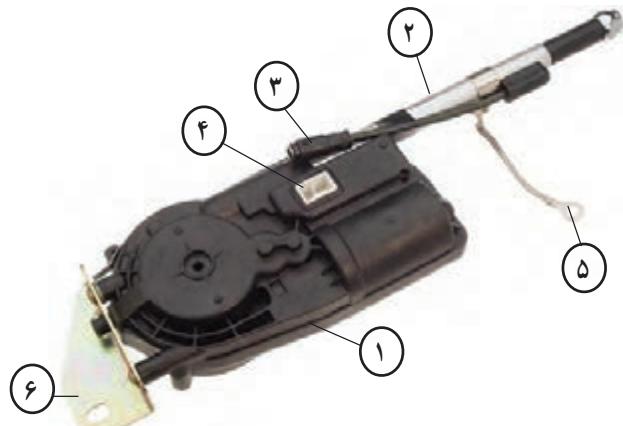

شکل ۴



۱- چرخ دنده روی محور موتور الکتریکی ۲- چرخ دنده واسطه روی کلاچ
۳- چرخ دنده محرك تسممه دندانه دار ميله آتنن ۴- کلاچ

شکل ۵



شکل ۶

مجموعه‌ی آتنن الکتریکی شامل محفظه‌ی چرخ دنده‌ها و موتور الکتریکی، لوله‌ی محافظ و نگهدارنده میله‌ی آتنن است که به وسیله‌ی پایه یا بست روی بدنده خودرو بسته می‌شود. در شکل ۴-۵ محفظه‌ی چرخ دنده‌ها و موتور الکتریکی با شماره‌ی (۱)، محفظه‌ی قرار گرفتن میله‌ی آتنن با شماره‌ی (۲)، اتصال کابل آتنن به رادیو پخش با شماره‌ی (۳)، سوکت اتصال الکتریکی موتور DC (۴) آتنن با شماره‌ی (۴)، اتصال بدنده آتنن با شماره‌ی (۵) و پایه یا بست اتصال آتنن در روی بدنده خودرو با شماره‌ی (۶) نشان داده شده است. میله‌ی آتنن (باز شدن و جمع شدن میله) به وسیله‌ی تسممه یا نوار دندانه دار پلاستیکی به حرکت درمی‌آید. یک سر تسممه دندانه دار در داخل میله‌ی آتنن ثابت و سر دیگر آن با چرخ دنده‌ی داخل محفظه درگیر می‌شود. در روی محور موتور الکتریکی چرخ دنده‌ای تعییه شده است که دور موتور را به چرخ دنده واسطه‌ی روی کلاچ منتقل می‌کند (شماره‌ی ۱ و ۲، شکل ۵-۵). کلاچ این نوع آتنن استوانه‌ای شکل است و دو چرخ دنده روی آن قرار گرفته است. یکی از چرخ دنده‌ها (شماره‌ی ۲، شکل ۵-۵) با چرخ دنده‌ی روی محور موتور درگیر می‌شود و چرخ دنده‌ی دیگر (شماره‌ی ۳، شکل ۵-۵) تسممه دندانه دار میله‌ی آتنن را به حرکت درمی‌آورد. با اتصال جریان الکتریکی به موتور آتنن، گردش موتور از طریق چرخ دنده سر محور به چرخ دنده واسطه منتقل می‌شود و کلاچ را می‌گرداند. هم محور بودن چرخ دنده‌های روی کلاچ باعث انتقال دور به چرخ دنده شماره‌ی (۳) می‌شود. ارتباط دندانه‌های چرخ دنده شماره‌ی (۳) با دندانه‌های تسممه دندانه دار موجب حرکت خطی تسممه می‌شود و در نتیجه، نیروی لازم برای جلو بردن یا عقب کشیدن سر میله‌ی آتنن فراهم می‌گردد. در بالای محور چرخ دنده‌ها صفحه‌ای قرار می‌گیرد (شکل ۵-۶) که قسمت برآمدگی وسط آن با درپوش محفظه‌ی آتنن روی هم قرار گرفته است و به عنوان هادی تسممه دندانه دار در داخل استوانه‌ی پلاستیکی عمل می‌کند. زائددها یا لبه‌های شبیه دار طراحی شده در روی صفحه نیز وظیفه‌ی هدایت تسممه از محفظه‌ی چرخ دنده‌ها به قسمت بالای صفحه را به عهده دارند.



شکل ۵-۷

چون در هنگام جمع شدن میله‌ی آتن لازم است تسمه‌ی دندانه‌دار در محل مناسبی دور خود جمع شود، برای این منظور یک محفظه‌ی پلاستیکی پیش‌بینی شده است که روی صفحه‌ی بالای چرخ دندانها در داخل پوسته‌ی بدنه‌ی آتن قرار می‌گیرد. در شکل ۵-۷ محفظه‌ی جمع شدن تسمه‌ی دندانه‌دار با فلش نشان داده شده است.



شکل ۵-۸

در هنگام بارندگی و یا شست و شوی اتومبیل، امکان نفوذ آب به داخل لوله‌ی آتن و محفظه‌ی داخلی بدنه‌ی آتن وجود دارد، لذا به منظور تخلیه‌ی آن، در قسمت زیرین بدنه‌ی بسیاری از آتن‌ها، مجرای تخلیه پیش‌بینی و تعبیه شده است. لوله‌ی پلاستیکی متصل به مجرای تخلیه، آب موجود در داخل محفظه‌ی آتن را به خارج از اتاق خودرو هدایت می‌کند. در شکل ۵-۸ نمونه‌ای از این نوع آتن دیده می‌شود، که لوله‌ی تخلیه آب آن با فلاش زرد رنگ مشخص شده است.



شکل ۵-۹— آتن الکتریکی قابل نصب در گل‌گیر خودرو و متعلقات آن

آتن‌های الکتریکی خودرو از نظر محل نصب آتن در نوع طراحی و ساخته می‌شوند. در نوع اوّل لوله‌ی آتن به محفظه‌ی موتور الکتریکی و پوسته‌ی بدنه متصل است و در یک مجموعه قرار دارد. این نوع آتن‌ها معمولاً در روی گل‌گیرهای عقب خودرو نصب می‌شود. به هنگام انتخاب آتن باید طول سیم اتصال آتن به رادیو و فاصله‌ی محل نصب آتن با سیم صوتی خودرو مورد توجه قرار گیرد. شکل ۵-۹، نمونه‌ای از این نوع آتن الکتریکی را نشان می‌دهد.



شکل ۵-۱۰

در شکل ۵-۱۰، آتن الکتریکی و محل نصب آن در روی گل گیر عقب یک نوع خودرو نشان داده شده است.



شکل ۵-۱۱

در نوع دوم، لوله‌ی آتن جدا است و به وسیله‌ی لوله‌ی رابط قابل انعطاف، به محفظه‌ی بدنه‌ی آتن متصل است. شکل ۵-۱۱، نمونه‌ای از این نوع آتن الکتریکی را نشان می‌دهد. از این نوع آتن‌ها در خودروهای استفاده می‌شود که محل نصب محفظه‌ی موتور با محل استقرار میله‌ی آتن در روی بدنه‌ی خودرو دارای فاصله است. طول تسمه یا نوار دندانه‌دار میله‌ی آتن در این نوع آتن‌های الکتریکی بلندتر از آتن‌های نوع قبلی است.

۲-۵- راهاندازی آتن الکتریکی

آتن الکتریکی نصب شده در روی خودروها به دو طریق راهاندازی می‌شود :

الف - به وسیله‌ی سوئیچ

ب - به وسیله‌ی پخش صوت


در بعضی از خودروها برای راهاندازی آتن الکتریکی از سوئیچ مستقلی، که در روی پانل جلوی راننده نصب شده است، استفاده می‌گردد. سوئیچ آتن برای دو حالت بالا بردن مغزی آتن (up) و پایین آوردن آن (Down) جریان الکتریکی موتور را برقرار می‌سازد. در شکل ۵-۱۲، سوئیچ آتن نصب شده در پانل جلوی راننده‌ی خودروی نشان داده شده است.

عملکرد سوئیچ آتن به گونه‌ای است که ورودی جریان مثبت و منفی به موتور الکتریکی را تغییر می‌دهد. با این عمل موتور می‌تواند در دو جهت عکس هم دوران کند.




شکل ۵-۱۲ - سوئیچ آتن الکتریکی

در شکل ۵-۱۳، ترمینال‌های داخل سوئیچ در حالت غیرفعال بودن آن به صورت شماتیک نشان داده شده است.

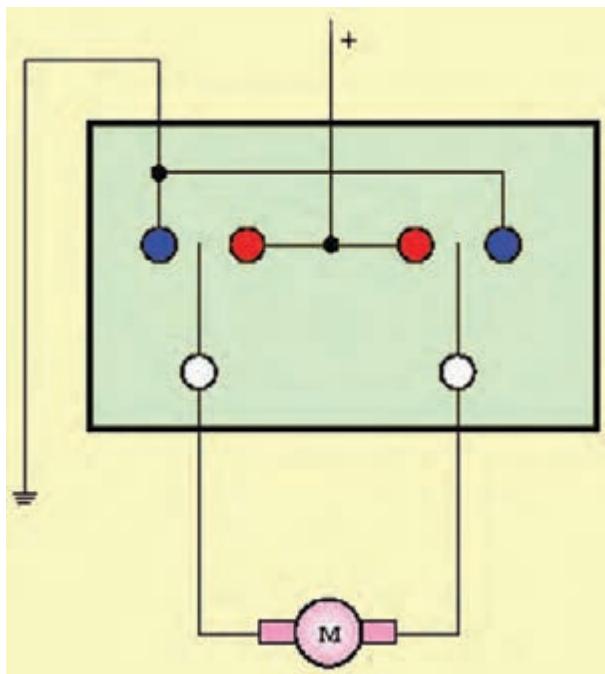


شکل ۵-۱۳

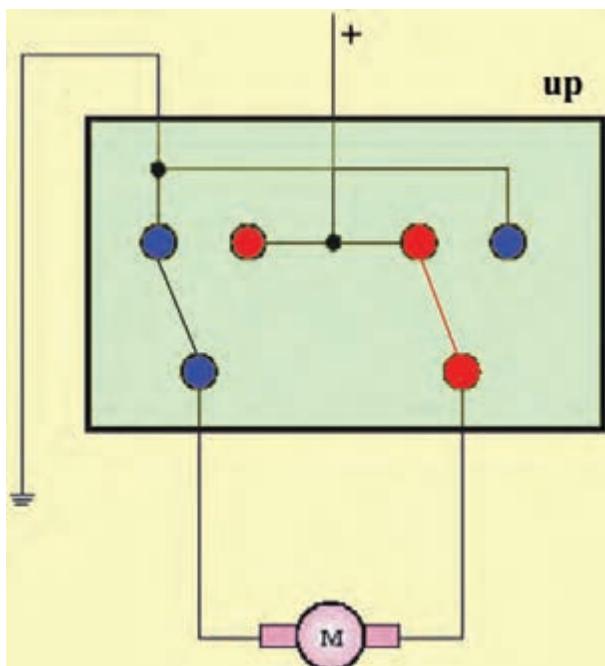

شکل ۵-۱۴—سوئیچ آتن در وضعیت بالا (up)

با قرار گرفتن سوئیچ در وضعیت (up) موتور الکتریکی در مدار قرار می‌گیرد و با چرخش موتور، حرکت از طریق چرخ‌دنده‌ها به تسمه‌ی دندانه‌دار متصل به میله‌ی آتن منتقل می‌شود. نیروی وارد از طرف تسمه‌ی دندانه‌دار، میله‌ی آتن را به سمت بیرون حرکت می‌دهد و باعث باز شدن آتن می‌گردد. در شکل ۵-۱۴، نحوه ارتباط ترمینال‌های داخل سوئیچ آتن به صورت شماتیک نشان داده شده است.

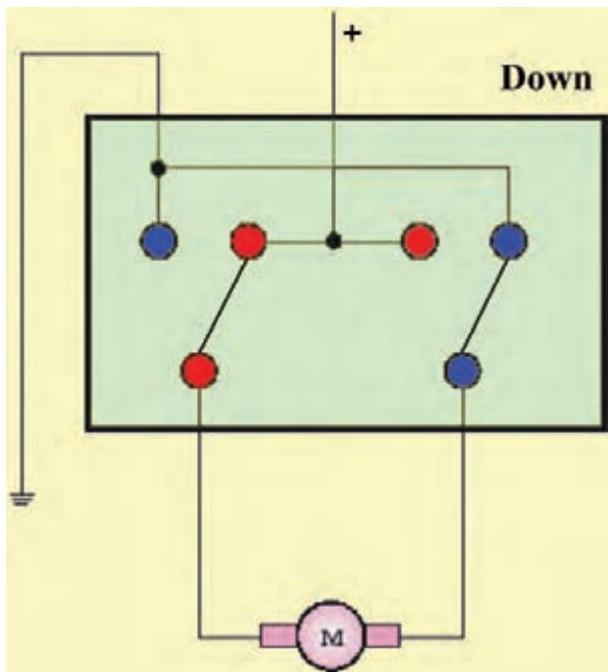

شکل ۱۵-۵- سوئیچ آنتن الکتریکی در وضعیت پایین (Down)




شکل ۱۶-۵- باز شدن میله‌ی آنتن

برای جمع شدن میله‌ی آنتن، لازم است سوئیچ در وضعیت (Down) قرار گیرد. در این حالت با چرخش موتور الکتریکی در جهت عکس حالت اول، تسمه‌ی دندانه‌دار به داخل محفظه‌ی آنتن هدایت می‌شود و قطعه‌های تلسکوپی آنتن روی یکدیگر در داخل لوله‌ی نگه‌دارنده قرار می‌گیرند. در شکل شماتیک ۵-۱۵ نحوه‌ی ارتباط ترمینال‌های داخل سوئیچ آنتن دیده می‌شود.

- در طریق دوم، راه اندازی آنتن الکتریکی به وسیله‌ی ولو (on/off) سیستم صوتی خودرو انجام می‌گیرد. وقتی ولو رادیو پخش در وضعیت روشن (on) قرار گیرد رله‌ی آنتن الکتریکی تحریک می‌شود و جریان مورد نیاز موتور آنتن را برای حالت بالا بردن (up) میله‌ی آنتن برقرار می‌کند. در شکل ۱۶-۵، باز شدن میله‌ی آنتن در یک نوع خودرو دیده می‌شود. زمانی که ولو رادیو پخش به وضعیت خاموش (off) برگردانده شود جریان تحریک رله قطع می‌شود و جریان الکتریکی مورد نیاز برای چرخش عکس حالت اول موتور آنتن، یعنی جمع کردن میله‌ی آنتن (موقعیت Down) از طریق رله برقرار می‌شود.

۳-۵- مدار الکتریکی آنتن

نقشه‌ی مدار الکتریکی نشان‌دهنده‌ی نحوه‌ی اتصال و ارتباط دستگاه‌های الکتریکی، سوئیچ و رنگ سیم‌های استفاده شده در سیم‌کشی مدارهای الکتریکی خودرو است. بعضی از علامت‌ها و نیز رنگ سیم‌ها در خودروهای مختلف متفاوت‌اند. شکل ۱۷-۵، مدار الکتریکی آنتن یک نوع خودرو را نشان می‌دهد. در نمودار، سوئیچ آتن الکتریکی با ۰۱-R، موتور آنتن با ۰۲-R و سیم‌های مورد استفاده در مدار با رنگ‌های سفید(W)، آبی با راه قرمز(LR)، آبی با راه زرد(LY)، سیاه(B) و آبی(L) مشخص شده است. فیوز ۱۵ آمپری مدار را حفاظت می‌کند.

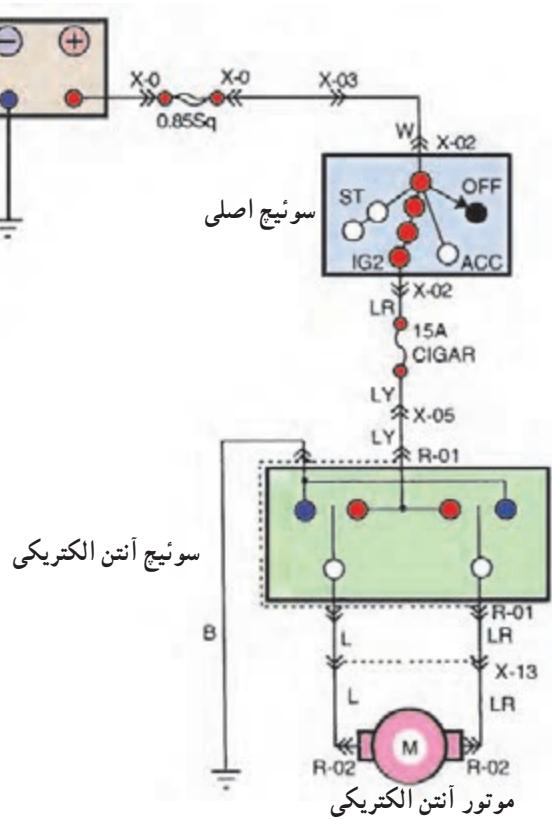

شکل ۱۷-۵- مدار آتن الکتریکی

زمان : ۱ ساعت

۴-۵- دستور العمل پیاده و سوارکردن آتن الکتریکی

وسایل لازم:

خودرو، جعبه ابزار


به ترتیب زیر برای پیاده و سوارکردن مجموعه‌ی آتن الکتریکی اقدام کنید :

- اتصال کابل منفی باتری را جدا کنید.

در شکل ۱۸-۵، باز کردن کابل اتصال بدنه‌ی باتری از ترمینال منفی آن دیده می‌شود.



شکل ۱۸-۵- باز کردن کابل اتصال بدنه‌ی باتری

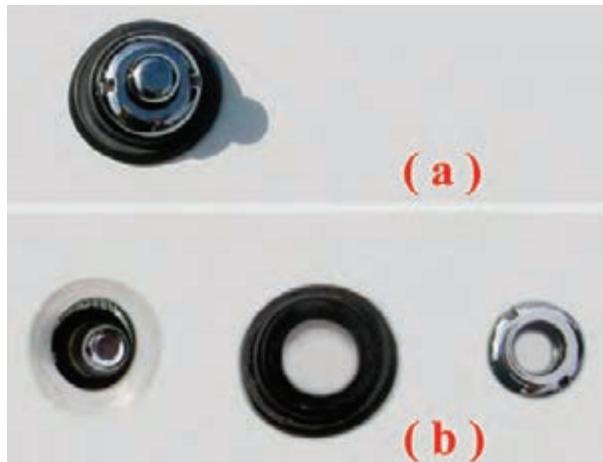

شکل ۵-۱۹— باز کردن مهره و جدا نمودن قطعه‌ی آب بندی کننده

— لوله‌ی آتن بهوسیله‌ی مهره و قطعه‌ی پلاستیکی یا کائوچوبی در روی بدنه‌ی خودرو ثابت نگهداشته می‌شود. باز کردن مهره، لوله‌ی آتن را از روی بدنه‌ی خودرو آزاد کنید. در شکل ۵-۱۹، مهره و لوله‌ی پلاستیکی آب بندی کننده، پس از جدا کردن آن‌ها، نشان داده شده است.



شکل ۵-۲۰— خارهای پلاستیکی کاور صندوق عقب

— برای دسترسی به آتن الکتریکی، پوشش داخل محفظه‌ی صندوق عقب را از محل خود جدا کنید. در اکثر خودروها پوشش داخل صندوق بهوسیله‌ی خارهای پلاستیکی در روی بدنه ثابت نگهداشته می‌شود. در شکل ۵-۲۰، خارهای اتصال کاور داخل صندوق عقب و محل قرار گرفتن آن‌ها با فلش نشان داده شده است.



شکل ۵-۲۱

— بدنه‌ی آتن بهوسیله‌ی دو عدد پیچ در داخل صندوق عقب بسته شده است. بهوسیله‌ی آچاربکس یا آچار رینگی مناسب، پیچ‌ها را باز و از محل خود خارج کنید. در شکل ۵-۲۱، محل پیچ اتصال آتن الکتریکی، پس از باز شدن آن‌ها، دیده می‌شود.

— سوکت اتصال الکتریکی سیم مدار به آتن را جدا کنید.

— لوله‌ی پلاستیکی تخلیه‌ی آب متصل به محفظه‌ی آتن را از سوراخ تعییه شده در کف صندوق عقب بیرون آورید.



شکل ۵-۲۲- آنتن الکتریکی پس از پیاده کردن آن



شکل ۵-۲۳

- فیش سیم آنتن رادیوپخش را از محل خود در روی لوله‌ی آنتن جدا کنید.

- آنتن الکتریکی را به منظور جلوگیری از آسیب دیدن آن در محل مناسبی قرار دهید. در شکل ۵-۲۲، آنتن الکتریکی خودرو پس از جدا کردن آن از محل نصب خود دیده می‌شود. فلاش روی تصویر مهره‌ی اتصال بدنی آنتن را نشان می‌دهد. مراحل سوار کردن آنتن عکس مراحل پیاده کردن آن است.

۵-۵- عیب‌یابی و تعمیر آنتن الکتریکی

عیب‌هایی که معمولاً در آنتن الکتریکی ایجاد می‌شود

عبارت است از :

- لهیدگی مغزی آنتن (میله‌ی آنتن) و یا قطع شدن آن تحت تأثیر عوامل خارجی.


در این وضعیت به سبب تغییرات قطر میله‌ی آنتن (دو بهن شدن)، موتور الکتریکی قادر به باز کردن و یا جمع کردن مغزی آنتن نیست. بنابراین، لازم است مغزی آنتن تعویض شود. در شکل ۵-۲۳، محل لهیدگی در میله‌ی آنتن نشان داده شده است.



شکل ۵-۲۴

- قطع شدن تسمه یا نوار دندانه‌دار مغزی آنتن.

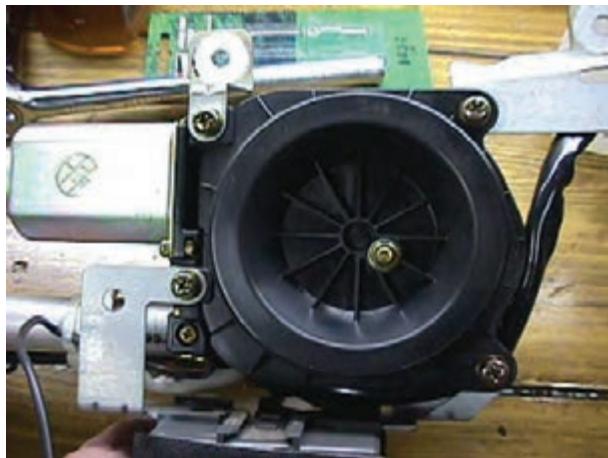در این حالت موتور الکتریکی آنتن با قرارگرفتن در دو وضعیت up و down بدون تأثیر بر تسمه‌ی دندانه‌دار دوران می‌کند و مغزی آنتن تغییر موقعیت نمی‌دهد و در شرایط قبلی خود باقی می‌ماند. در شکل ۵-۲۴ قسمت قطع شده‌ی تسمه‌ی دندانه‌دار دیده می‌شود.



شکل ۵_۲۵

برای تعویض مغزی آتن الکتریکی به ترتیب زیر عمل کنید:
– پس از پیاده کردن مجموعه‌ی آتن از روی خودرو، به
وسیله‌ی پیچ گوشتی، پیچ‌های درپوش محفظه‌ی چرخ‌دانده‌ها را
باز کنید (شکل ۵_۲۵).



شکل ۵_۲۶

– تسمه‌ی دندانه‌دار را از داخل استوانه‌ی پلاستیکی
خارج کنید (شکل ۵_۲۶). لازم به توضیح است که مخروطی
بودن درپوش محفظه باعث می‌شود هدایت تسمه و قرار گرفتن
آن در سطح دیواره‌ی استوانه، در اثر نیروی چرخ‌دانده‌ی محرک،
صورت گیرد.



شکل ۵_۲۷

– پایه‌ی ضامن میله‌ی آتن را از داخل لوله‌ی استوانه‌ای
متصل به پوسته‌ی بدنه‌ی آتن الکتریکی آزاد کنید و بیرون آورید
و سپس با کشیدن تسمه، آن را از داخل محفظه‌ی دندنه‌ها خارج
کنید. در شکل ۵_۲۷ خارج کردن آتن از داخل پوسته‌ی آن
دیده می‌شود.



(الف)



(ب)

شکل ۵-۲۸




شکل ۵-۲۹

– قسمت بریده شده‌ی تسمه‌ی مغزی آنتن را از داخل استوانه‌ی پلاستیکی خارج کنید (شکل ۵-۲۸) و استوانه‌ی پلاستیکی را کاملاً تمیز کنید. وجود قطعات اضافی کوچک و نفوذ آن‌ها در داخل چرخ‌دنده‌ها باعث آسیب دیدن چرخ‌دنده‌ها می‌شود.



شکل ۵-۳۰

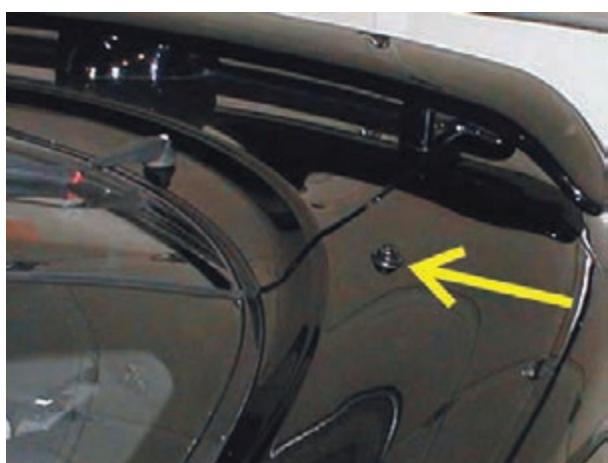

شکل ۵-۳۱

زمان : ۲ ساعت



شکل ۵-۳۲

– به ترتیب عکس مراحل بازکردن قطعات، آنها را روی هم سوار کنید.

– آتن الکتریکی را در محل خود بیندید.

– اتصال الکتریکی آتن را وصل کنید.

– مغزی آتن نو را با توجه به دندانه‌های روی تسمه از طریق لوله‌ی آتن به داخل محفظه‌ی چرخ‌دنده‌ها هدایت کنید (شکل ۵-۳۰).

– با قرار دادن سوئیچ آتن در وضعیت پایین (Down) و اعمال نیرو به تسمه‌ی دندانه‌دار، تسمه با چرخ‌دنده درگیر و به داخل محفظه‌ی آتن راهنمایی و هدایت می‌شود. با بازکردن تلسکوپی آتن (میله‌ی آتن)، پایه‌ی ضامن را بالوله‌ی آتن درگیر و سپس ضامن کنید.

– مهره‌ی نگهدارنده سرمیله‌ی آتن را بیندید و با فعال کردن دوباره‌ی سوئیچ آتن در وضعیت پایین (Down) میله‌ی آتن را به حالت جمع شدن کامل درآورید. در شکل ۵-۳۱، میله‌ی (مغزی) آتن پس از جمع شدن کامل آن نشان داده شده است.

۶-۵- دستور العمل سیم‌کشی مدار الکتریکی آتن و سایل لازم:

– آتن الکتریکی (شکل ۵-۳۲)

– باتری

– سوئیچ اصلی موتور

– سوئیچ آتن

– سیم مطابق با کد رنگ‌های عایق تعیین شده در مدار الکتریکی

– سر سیم و لوازم عایق‌بندی

– آچار دو سر تخت و رینگی

– پیچ‌گوشی


– سیم چین

– انبردست

– سیم لخت کن



شکل ۵-۳۳—عایق کاری سر سیم ها

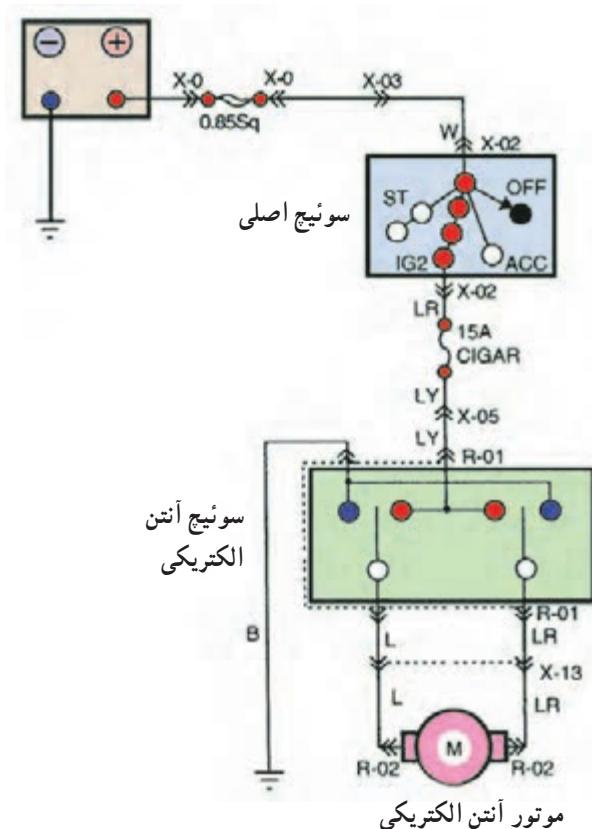

شکل ۵-۳۴—مدار الکتریکی آتن

— فیوز

— تابلوی برق خودرو

برای سیم کشی مدار الکتریکی آتن در روی تابلوی برق خودرو به ترتیب زیر اقدام کنید:

— سوئیچ اصلی و آتن الکتریکی را در محل تعیین شده در روی تابلوی آموزش نصب کنید.

— سیم ها را در اندازه های مورد نیاز با توجه به کد رنگ عایق سیم های نقشه مدار، با سیم چین قطع کنید.

— عایق سر سیم ها را به وسیله ای سیم لخت کن در اندازه هی مناسب جدا کنید و سر سیم های مورد نیاز را انتخاب و به سر سیم ها متصل نمایید. سپس محل اتصال را عایق بندی کنید. شکل ۵-۳۳ عایق کاری سر سیم ها را نشان می دهد.

— با استفاده از نقشه مدار الکتریکی شکل ۵-۳۴ سیم کشی را اجرا کنید.

— باتری را در مدار قرار دهید. پس از باز کردن سوئیچ اصلی و با انتخاب وضعیت بالا و پایین (Up و Down) باز شدن و جمع شدن میله ای آتن و در نتیجه صحبت سیم کشی را آزمایش کنید.




شکل ۵-۳۵

۷-۵- عیوب یابی مدار الکتریکی آتن


در صورتی که پس از سیم کشی مدار، آتن الکتریکی کار نکند به ترتیب زیر مدار را آزمایش کنید :

- ولتاژ باتری را با ولت‌متر اندازه‌گیری کنید و از شارژ بودن باتری مطمئن شوید. در شکل ۵-۳۵، اندازه‌گیری ولتاژ دو سر باتری به وسیله‌ی ولت‌متر دیده می‌شود.

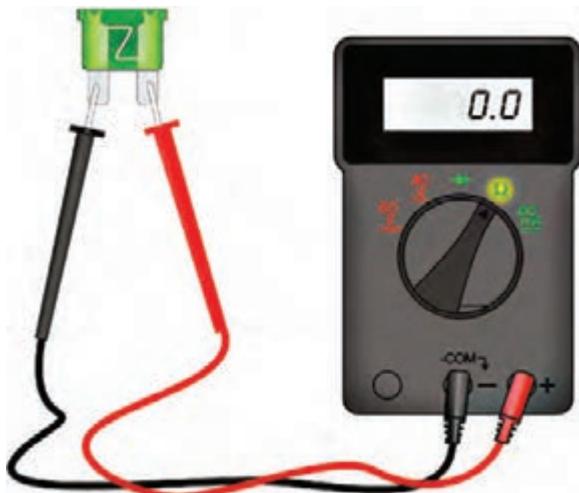


شکل ۵-۳۶

- با اهم‌متر یا چراغ آزمایش، سالم بودن فیوز مدار را آزمایش کنید. هنگام آزمایش با اهم‌متر سلکتور دستگاه را برای اندازه‌گیری اهم تنظیم و مطابق شکل ۵-۳۶ سیم‌های اهم‌متر را به فیوز متصل کنید. در صورت سالم بودن فیوز مقدار اندازه‌گیری شده برابر صفر است. اگر فیوز قطع باشد اهم‌متر علامت (∞) را نشان می‌دهد.

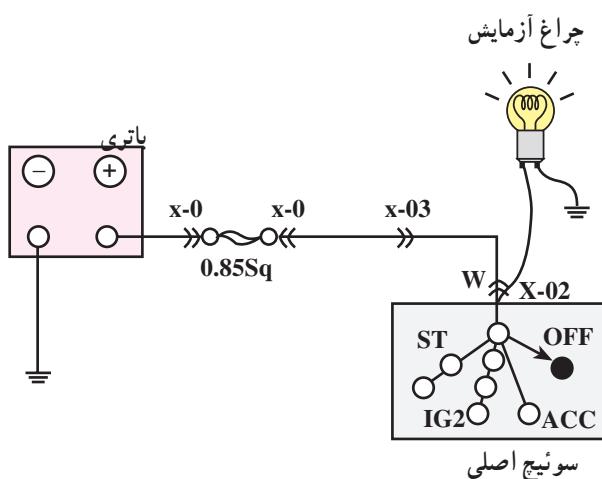


شکل ۵-۳۷

- یک سر چراغ آزمایش را اتصال بدنه و سر دیگر آن را به ورودی سوئیچ اصلی متصل کنید. روشن شدن لامپ دلیل سالم بودن سیم کشی مدار از باتری تا سوئیچ اصلی است (شکل ۵-۳۷).

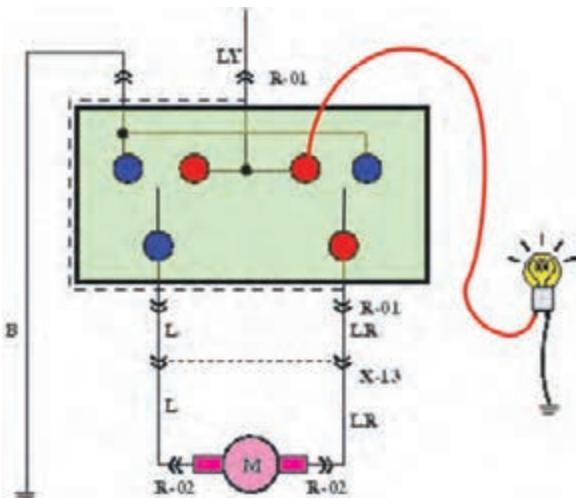


شکل ۵-۳۸—آزمایش سیم‌کشی سوئیچ اصلی موتور تا سوئیچ آتن

— برای آزمایش سیم‌کشی مدار الکتریکی بین سوئیچ جرقه (سوئیچ اصلی موتور) و سوئیچ آتن الکتریکی، یکی از سیم‌های چراغ آزمایش را اتصال بدنه و سیم دیگر چراغ (لامپ آزمایش) را به ترمینال ورودی سوئیچ آتن متصل کنید. روشن شدن لامپ در حالت باز بودن سوئیچ اصلی موتور نشان دهنده‌ی سالم بودن سیم‌کشی است. در شکل ۵-۳۸، نحوه‌ی آزمایش، به صورت شماتیک، نشان داده شده است.

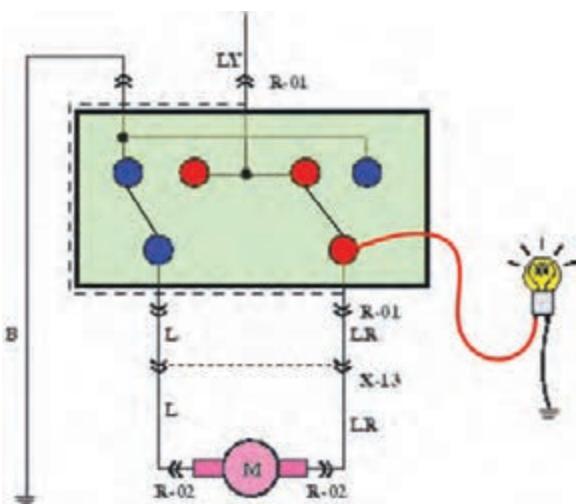


شکل ۵-۳۹—آزمایش عملکرد سوئیچ آتن در وضعیت بالا (up)

— برای آزمایش سالم بودن سوئیچ آتن الکتریکی سوئیچ را در وضعیت بالا بودن (up) قرار داده و لامپ آزمایش را (مطابق شکل ۵-۳۹) در مدار قرار دهید. روشن شدن لامپ آزمایش دلیل سالم بودن عملکرد سوئیچ و اتصال ترمینال‌های داخلی آن در حالت بالا بودن مغزی (میله‌ی تلسکوپی) آتن است.

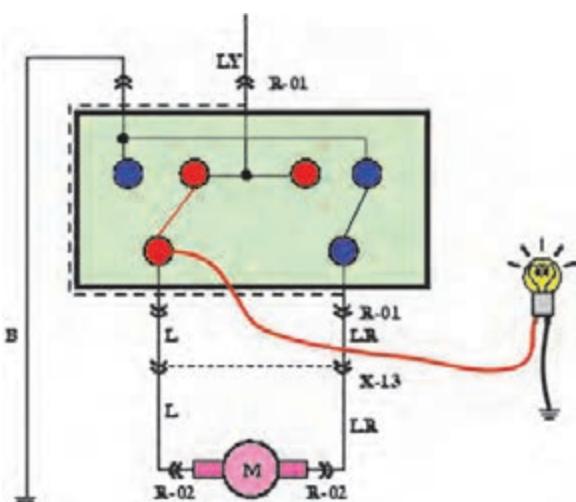


شکل ۵-۴۰—آزمایش عملکرد سوئیچ آتن در وضعیت پایین (Down)

— برای آزمایش صحت عملکرد سوئیچ آتن در وضعیت پایین آوردن مغزی آتن (Down)، لامپ آزمایش را (مطابق شکل شماتیک ۵-۴۰) در مدار قرار دهید. سپس سوئیچ آتن را در حالت پایین (Down) قرار دهید. و لامپ آزمایش را مشاهده کنید. روشن شدن لامپ دلیل صحت عملکرد سوئیچ آتن است. (لازم به توضیح است که سیم مثبت لامپ و یا چراغ آزمایش به سیم خروجی سوئیچ آتن، که با توجه به کد رنگ سیم‌ها قابل شناسایی است، متصل می‌شود).

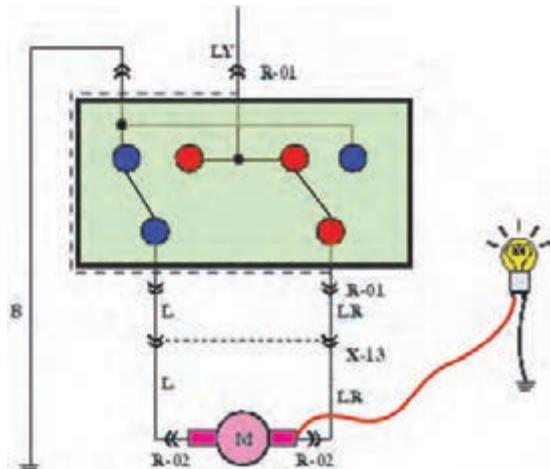


شکل ۵-۴۱— آزمایش سالم بودن سیم کشی از سوئیچ تا موتور دی.سی (DC) آتن الکتریکی در وضعیت بالا (up)

— برای آزمایش سالم بودن سیم کشی مدار الکتریکی از سوئیچ تا موتور دی.سی (DC) آتن الکتریکی، یکی از سیم های چراغ آزمایش یا لامپ آزمایش را اتصال بدنه کنید و سیم دیگر چراغ یا لامپ آزمایش را به سیم سوکت موتور الکتریکی آتن اتصال دهید و سوئیچ آتن را در وضعیت بالا (up) قرار دهید. روشن شدن لامپ دلیل سالم بودن سیم کشی است. در شکل ۵-۴۱، نحوه آزمایش، به صورت شماتیک، نشان داده شده است.

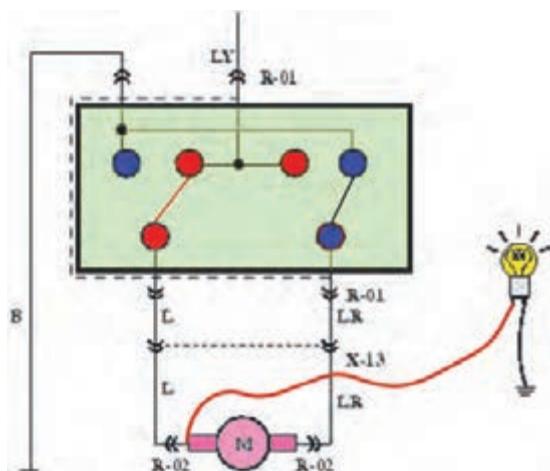


شکل ۵-۴۲— نحوه آزمایش سالم بودن سیم کشی از سوئیچ تا موتور دی.سی (DC) آتن الکتریکی در وضعیت پایین (Down)

— آزمایش سالم بودن سیم کشی سوئیچ آتن الکتریکی تا موتور DC آتن را مطابق مرحله‌ی قبل برای وضعیت پایین (Down) سوئیچ تکرار کنید و نتیجه‌ی آزمایش را با مشاهده‌ی لامپ بررسی نمایید. روشن شدن لامپ در این مرحله نیز نشان‌دهنده‌ی سالم بودن سیم کشی مدار الکتریکی آتن است. در شکل ۵-۴۲، نحوه آزمایش، به صورت شماتیک، نشان داده شده است.

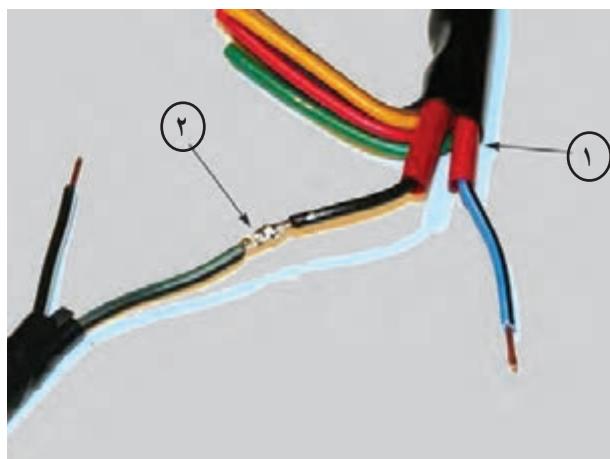

شکل ۵-۴۳

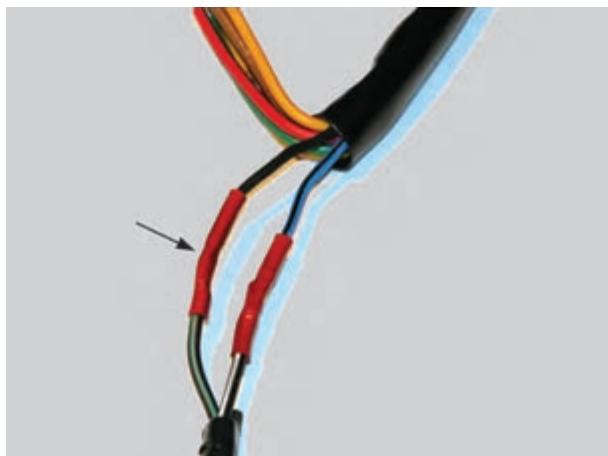— در صورت قطع بودن هر یک از سیم های مدار ابتدا به وسیله‌ی سیم لخت کن روپوش عایق سیم ها را جدا کنید و سپس عایق تیوبی^۱ را روی سیم ها قرار دهید (شماره‌ی ۱، شکل ۵-۴۳) و دو سر سیم جدا شده را به هم متصل کنید.
— محل اتصال را لحیم کاری کنید (شماره‌ی ۲، شکل ۵-۴۳).



– عایق تیوبی را روی محل اتصال سیم‌ها (قسمت لحیم کاری شده) قرار دهید و به وسیلهٔ دمندهٔ هوای گرم تیوب عایق را حرارت دهید. انقباض تیوب در اثر حرارت باعث پوشش محل اتصال سیم‌ها می‌گردد. در شکل ۵-۴۴، عایق کاری اتصال دو رشته سیم دیده می‌شود.

شکل ۵-۴۴

آزمون پایانی (۵)

- ۱- انواع آتن‌های خودرو را نام ببرید.
- ۲- وظیفه‌ی آتن در سیستم صوتی خودرو را توضیح دهید.
- ۳- قسمت‌های مختلف آتن الکتریکی نشان داده شده در شکل زیر را نام ببرید.




- ۴- کدام قسمت از آتن الکتریکی در شکل زیر نشان داده شده است؟ وظیفه و طرز کار آن را توضیح دهید.



- ۵- آتن‌های الکتریکی نشان داده شده در شکل از کدام نظر با یکدیگر تفاوت دارند؟

الف - طرز کار ب - نحوه راه‌اندازی

ج - محل نصب د - قدرت موتور

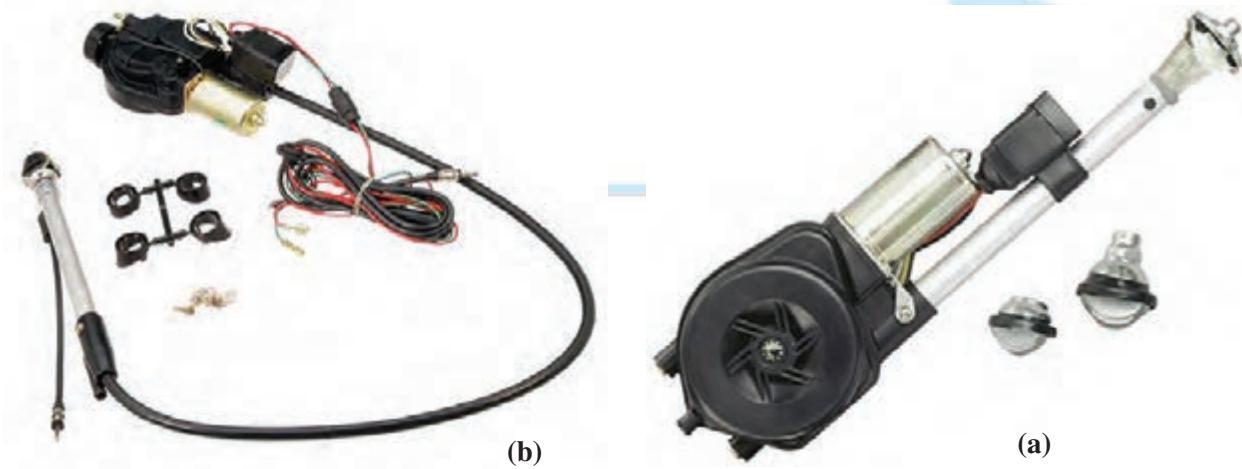


۶- راه اندازی آتن الکتریکی به چند طریق صورت می‌گیرد؟ توضیح دهید.

۷- مراحل پیاده و سوار کردن آتن الکتریکی خودرو نشان داده شده در شکل را توضیح دهید.



۸- عیب‌های متداول در آتن‌های الکتریکی را نام ببرید.

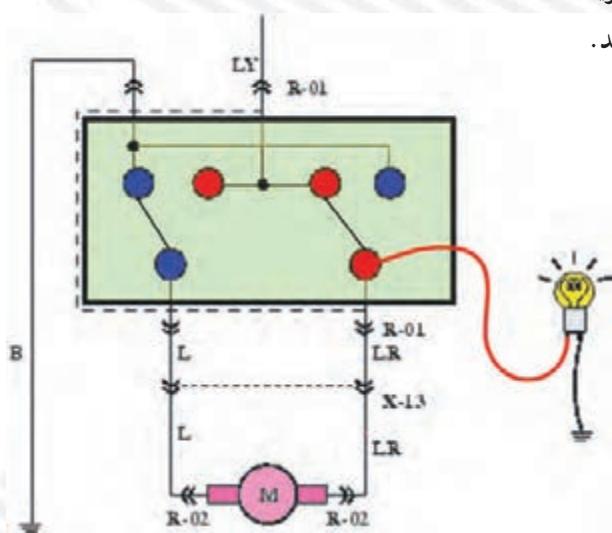۹- با توجه به شکل، نحوه آزمایش را توضیح دهید.



واحد کار ششم

توانایی نصب، پیاده کردن و سیم کشی مدار الکتریکی ساعت خودروها

هدف کلی 

نصب و پیاده کردن، سیم کشی و عیب یابی مدار الکتریکی ساعت خودروها

هدف‌های رفتاری: از فرآگیرنده انتظار می‌رود پس از آموزش این واحد کار بتواند:

- ۱- انواع ساعت خودروها را نام ببرد؛
- ۲- ساعت خودرو را پیاده و نصب کند؛
- ۳- مدار الکتریکی ساعت خودرو را سیم کشی کند؛
- ۴- مدار الکتریکی ساعت خودرو را عیب یابی، رفع عیب و راه اندازی کند.

ساعت آموزش

نظری	عملی	جمع
۱	۳	۴

پیش‌آزمون (۶)

۱- انواع ساعت نصب شده در خودرو را نام ببرید.

۲- محل مناسب برای نصب ساعت کدام است؟

الف - روی پانل جلو راننده ب - روی پانل در مسیر دید سرنشیتان خودرو

ج - روی پانل در مسیر دید راننده د - روی صفحه‌ی تشنان دهنده‌ها

۳- در شکل چه نوع ساعت مورد استفاده در خودروها تشنان داده شده است؟



۴- انرژی مصرفی ساعت خودروها در حالت خاموش بودن موتور چگونه تأمین می‌شود؟



شکل ۱-۶



شکل ۲-۶— ساعت نوع عقربه‌ای



شکل ۳-۶— ساعت نوع دیجیتالی


۱-۶- آشنایی با ساعت خودروها و انواع آن

اکثر خودروها دارای ساعت الکتریکی‌اند که برای استفاده‌ی راننده و سایر سرنشیان آن در طرح‌های مختلفی ساخته شده و روی پانل جلوی راننده نصب گردیده است. در شکل ۱-۶، یک نوع طرح از ساعت نصب شده در پانل جلوی خودروی نشان داده شده است.

نصب ساعت در خودروها، اینمی رانندگی را افزایش می‌دهد. در خودرویی که فاقد ساعت است، راننده برای اطلاع از وقت، لحظه‌هایی از موانع احتمالی مسیر حرکت غافل می‌شود، که می‌تواند در شرایط خاص، حادثه‌آفرین باشد. حال اگر ساعتی روی پانل نصب شود و در مسیر دید راننده باشد امکان آگاهی از وقت را در لحظه‌ی بسیار کوتاه برای او فراهم می‌سازد. ساعت خودروها از نظر عملکرد ساعت در دو نوع طراحی و ساخته می‌شود :


- ساعت نوع عقربه‌ای
 - ساعت نوع دیجیتالی
- در شکل ۲-۶، یک نوع ساعت عقربه‌ای نصب شده در پانل جلوی خودرو نشان داده شده است.

در ساختمان ساعت‌های نوع دیجیتالی از نمایشگر عددی استفاده شده است که زمان را بر حسب ساعت و دقیقه نشان می‌دهد. در روی قاب این نوع ساعت‌ها نشستی‌هایی تعییه شده که به وسیله‌ی آن‌ها می‌توان ساعت را تنظیم نمود. در شکل ۳-۶ یک نوع ساعت دیجیتالی استفاده شده در خودرو دیده می‌شود.

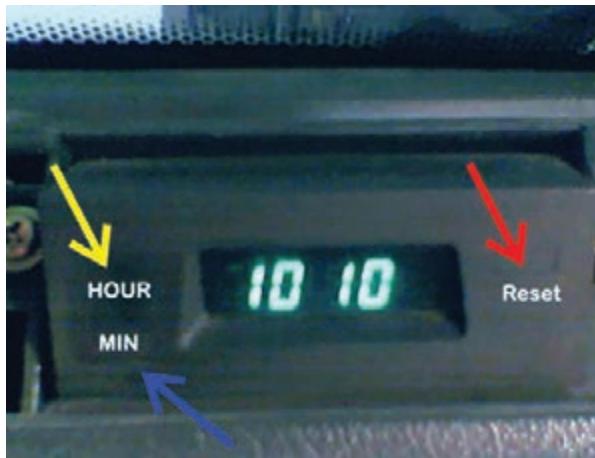

شکل ۶-۶- شستی های تنظیم روی یک نوع ساعت دیجیتالی


در روی قاب ساعت های نوع دیجیتالی دو یا سه عدد شستی تنظیم ساعت طراحی و تعییه شده است که با حروف H و M و R یا کلمات Hour، Min و Reset مشخص می گردد. شستی R، ساعت را در وضعیت تنظیم قرار می دهد و شستی های H و M، اعداد نمایش ساعت و دقیقه را تغییر می دهند. در شکل ۶-۶، شستی های تنظیم روی قاب یک نوع ساعت دیجیتالی خودرو نشان داده شده است.

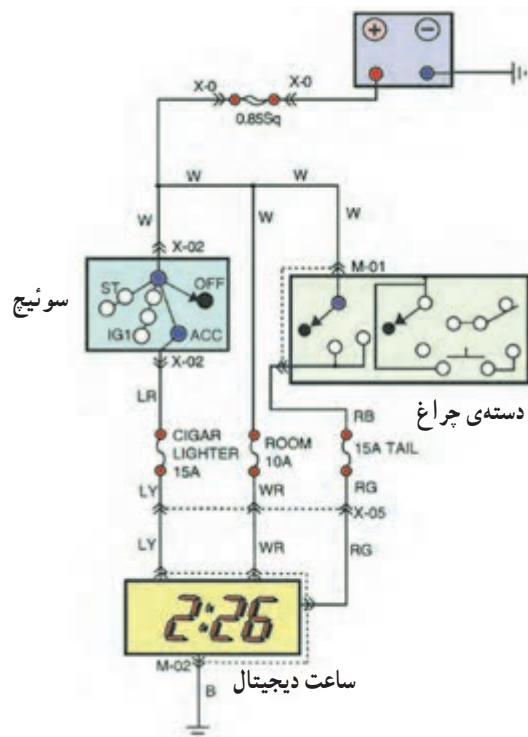


شکل ۶-۵

۲-۶- مدار الکتریکی ساعت خودرو

ساعت خودرو، هنگام حرکت خودرو، جریان الکتریکی موردنیاز خود را از ترمینال ACC سوئیچ و در حالت خاموش بودن موتور، مستقیماً از باتری خودرو می گیرد (شکل ۶-۵) روشنایی صفحهی ساعت نیز از طریق سوئیچ چراغها (دستهی چراغ) تأمین می گردد. در حالت روشن بودن موتور، فیوز ۱۵ آمپری مدار فندک و در حالت خاموش بودن آن، فیوز ۱۰ آمپری اتاق، مدار ساعت را حفاظت می کند. لامپ روشنایی صفحهی ساعت نیز توسط یک فیوز ۱۵ آمپری حفاظت می شود.

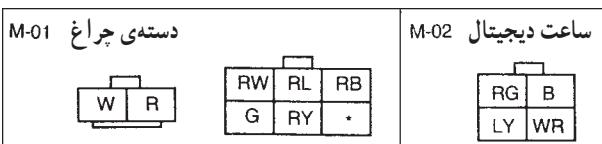

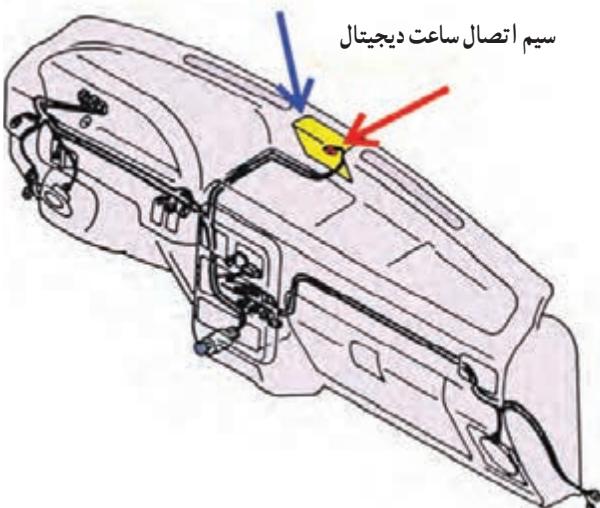

شکل ۶-۶

سوکت اتصال سیم کشی مدار الکتریکی ساعت یک نوع خودرو با فلش قرمز رنگ و محل قرار گرفتن ساعت و موقعیت آن در روی پانل جلوی راننده در شکل ۶-۶-۶ با فلش آبی رنگ نشان داده شده است.

زمان : ۱/۵ ساعت



شکل ۷-۶-۶-۷ یک نوع سیم رابط

۳-۶-۶-۷ دستور العمل پیاده و سوار کردن و آزمایش و عیب یابی مدار الکتریکی ساعت خودرو


وسایل لازم :

- آچار پیچ گوشتی چهار سو
- لامپ آزمایش یا چراغ آزمایش
- سیم رابط فیوزدار

در شکل ۷-۶-۷، یک نوع سیم رابط فیوزدار نشان داده شده است.

به ترتیب زیر برای پیاده کردن و آزمایش ساعت خودرو اقدام کنید :

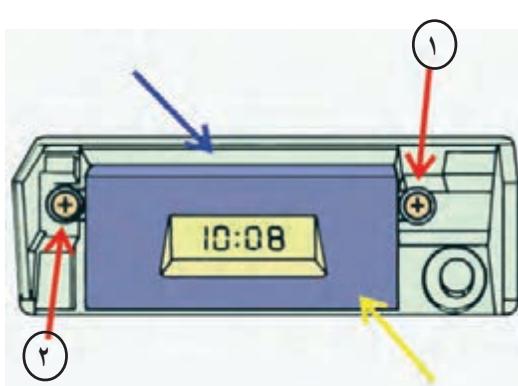
- بست کابل اتصال بدنه‌ی باتری را باز کنید و کابل را از ترمینال منفی باتری جدا کنید.




۱و-۲-۶-۸ پیچ های اتصال ساعت به قاب

شکل ۸


- به وسیله‌ی پیچ گوشتی چهار سو، ۲ عدد پیچ اتصال ساعت به قاب آن در روی پانل جلو راننده را باز کنید. در شکل ۸-۶-۸، پیچ‌های اتصال ساعت به بدنه با فلش قرمز رنگ، بدنه‌ی پانل جلوی راننده با فلش آبی و قاب ساعت با فلش زرد رنگ نشان داده شده است.

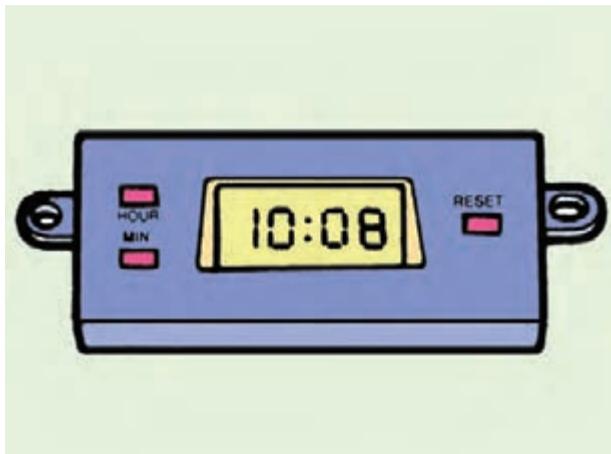

شکل ۶-۹

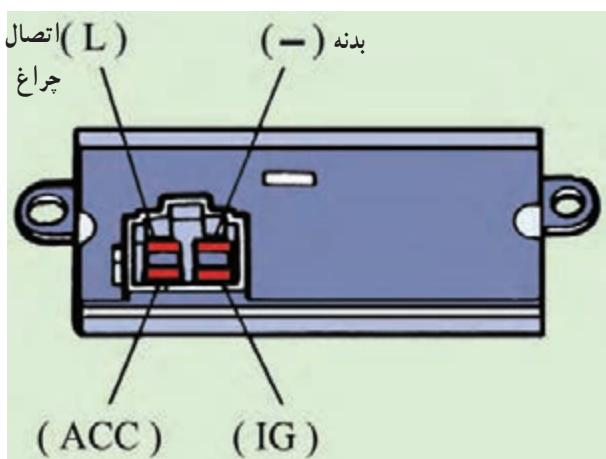

شکل ۶-۱۰

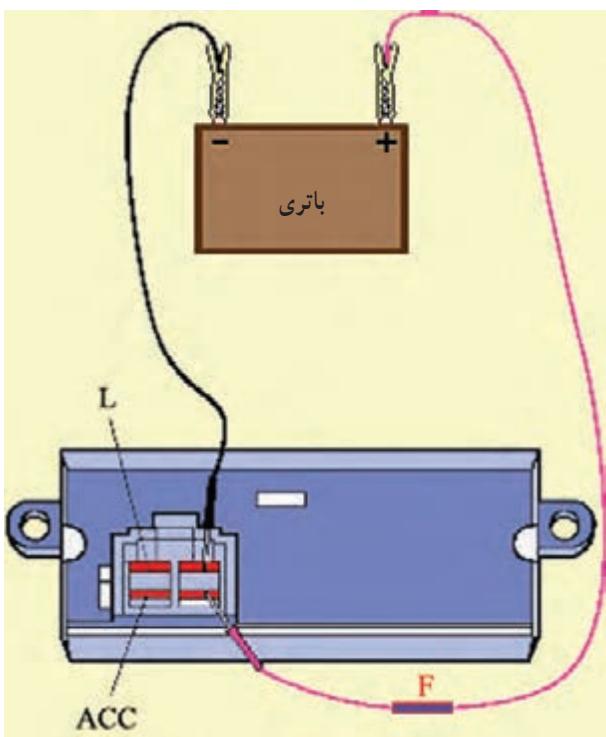

۱۳۱

شکل ۶-۱۱

- اتصال کائوچویی مدار الکتریکی را از ساعت خودرو جدا کنید و ساعت را در محل مناسبی قرار دهید. در شکل ۶-۹، شماتیک ساعت دیجیتالی یک نوع خودرو پس از باز کردن آن دیده می شود.

- ساعت دیجیتالی به وسیله‌ی چهار عدد ترمینال به دسته سیم، سیم کشی مدار الکتریکی متصل می شود:

- ترمینال متصل؛ iG سوئیچ اصلی موتور

- ترمینال متصل؛ ACC سوئیچ اصلی موتور


- ترمینال اتصال بدنی ساعت (-).

- ترمینال (L) که جریان الکتریکی مورد نیاز لامپ روشنایی صفحه‌ی نمایشگر ساعت را تأمین می کند.

در شکل ۶-۱۱، ترمینال‌های ساعت دیجیتالی یک نوع خودرو نشان داده شده است.


- ترمینال منفی باتری را به وسیله‌ی سیم رابط به ترمینال منفی (-) ساعت متصل کنید.

- به وسیله‌ی سیم رابط فیوزدار ولتاژ ۱۲ ولتی باتری را به ترمینال IG ساعت وصل کنید. در این وضعیت ساعت باید کار کند. در غیر این صورت، ساعت معیوب شده است. در شکل ۶-۱۱، نحوه‌ی آزمایش به صورت شماتیک نشان داده شده است.

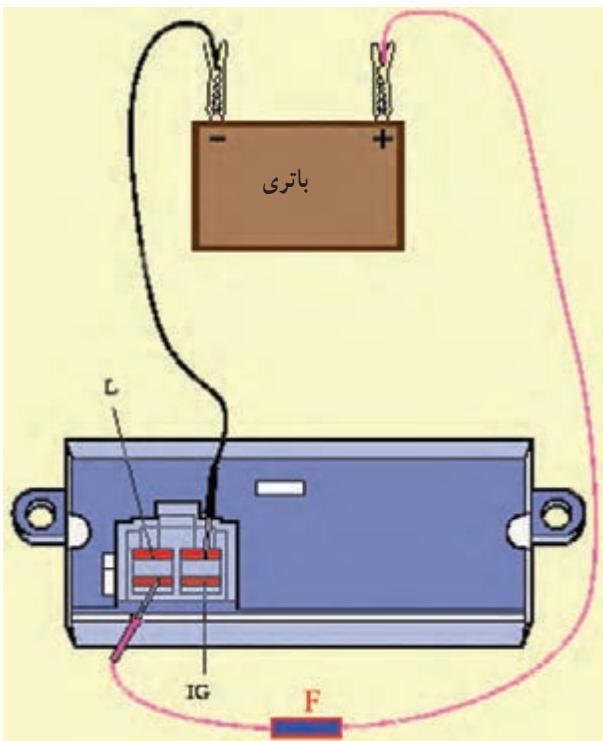

شکل ۶-۱۲

– سیم مثبت را از ترمینال IG جدا و به ترمینال ACC متصل کنید. در این حالت نیز کارکردن ساعت دلیل بر سالم بودن آن است. در شکل ۶-۱۲، نحوه‌ی آزمایش به صورت شماتیک نشان داده شده است.

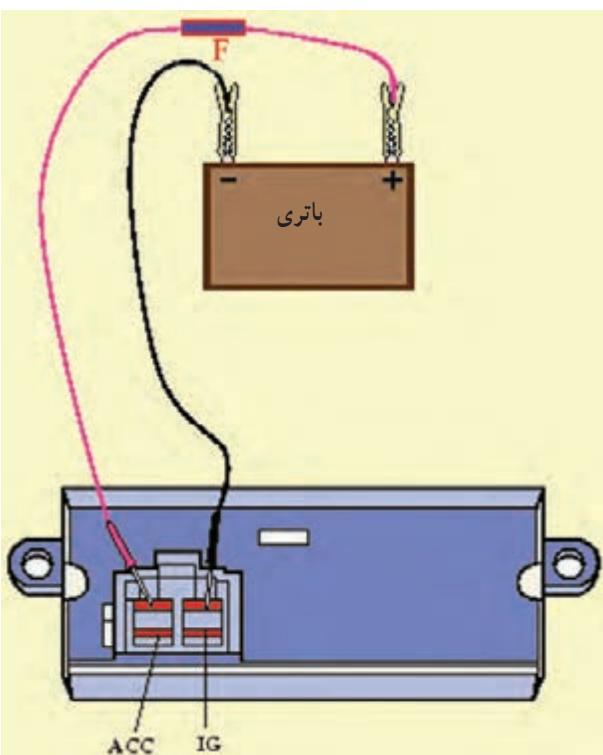

شکل ۶-۱۳

– سیم مثبت را از ترمینال ACC جدا و به ترمینال (L) لامپ صفحه‌ی ساعت متصل کنید. روشن شدن لامپ دلیل بر سالم بودن آن است. در شکل ۶-۱۳، نحوه‌ی اتصال باتری به ساعت خودرو و چگونگی آزمایش ساعت نشان داده شده است.
– مراحل بستن ساعت در روی قاب پانل جلوی راننده، عکس مراحل باز کردن آن است.

برای آزمایش سیم کشی مدار الکتریکی به ترتیب زیر عمل کنید:

– کائوچوی متصل به ساعت خودرو را جدا کنید.

– با توجه به این که ترمینال متصل به سیم WR (سفید با راه فرمن) کائوچویی به وسیله سیم کشی خودرو به باتری متصل و دارای ولتاژ ثابت باتری است، یک سر سیم لامپ یا چراغ آزمایش را اتصال بدنه کنید و سیم دیگر را به ترمینال WR کائوچویی اتصال دهید. روشن شدن لامپ یا چراغ آزمایش نشان دهنده‌ی سالم بودن سیم کشی مدار (سیم WR) و خاموش ماندن لامپ یا چراغ آزمایش دلیل داشتن قطعی در سیم است. در شکل شماتیک ۱۴-۶، نحوه‌ی آزمایش با لامپ دیده می‌شود.

– ترمینال متصل به سیم B (سیاه) کائوچویی از طریق دسته سیم اتصال بدنه می‌شود. برای آزمایش سالم بودن آن یک سر سیم لامپ یا چراغ آزمایش را به ترمینال سیم B کائوچویی متصل کنید و سیم دیگر لامپ آزمایش و یک چراغ آزمایش را به ترمینال WR (سفید با راه فرمن) کائوچویی وصل نمایید. روشن شدن چراغ یا لامپ آزمایش دلیل سالم بودن سیم اتصال بدنه و خاموش بودن چراغ نشان دهنده‌ی قطع بودن سیم B کائوچویی است. در شکل شماتیک ۱۵-۶، نحوه‌ی آزمایش سیم اتصال بدنه‌ی ساعت خودرو با استفاده از لامپ آزمایش نشان داده شده است.

شکل ۱۴-۶- آزمایش سالم بودن سیم WR کائوچویی



شکل ۱۵-۶- آزمایش سالم بودن سیم اتصال بدنه



– با توجه به این که ترمینال متصل به سیم Ly (آبی با راه زرد) کائوچویی به ترمینال Acc سوئیچ جرقه (سوئیچ اصلی موتور) متصل است، برای آزمایش سالم بودن آن، ابتدا یکی از سیم‌های لامپ یا چراغ آزمایش را اتصال بدنه کنید. سپس سیم دیگر لامپ یا چراغ آزمایش را به ترمینال Ly کائوچویی وصل نمایید.


– سوئیچ جرقه را در وضعیت ACC قرار دهید و لامپ یا چراغ آزمایش را مشاهده کنید. روشن شدن لامپ نشان دهنده‌ی سالم بودن سیم Ly و خاموش بودن لامپ دلیل قطع بودن سیم Ly است: در شکل شماتیک ۱۶-۶، نحوه‌ی آزمایش دیده می‌شود.

شکل ۱۶-۶- آزمایش سالم بودن سیم Ly کائوچویی




۴-۶- دستورالعمل سیم‌کشی مدار ساعت الکتریکی خودرو و سایل لازم:

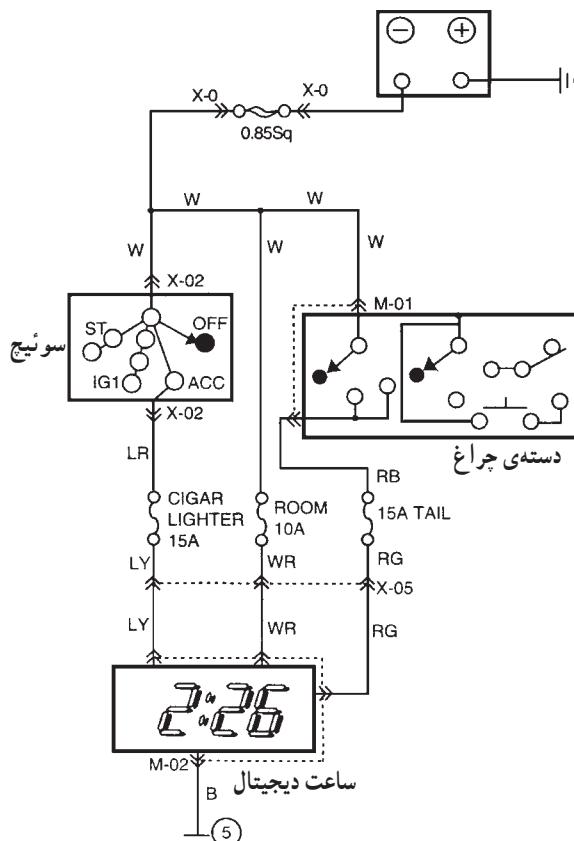- سیم و سر سیم عایق‌دار
- فیوز
- سیم لخت کن
- سیم چین
- انبردست
- ساعت
- سوئیچ جرقه (سوئیچ اصلی)
- سوئیچ چراغ‌های روشنایی یا دسته‌ی چراغ
- باتری
- تابلوی برق



برای سیم‌کشی ساعت خودرو، به ترتیب زیر اقدام کنید :


- با توجه به رنگ سیم‌ها، قطعه سیم‌های مورد نیاز را آماده و سر سیم‌های مناسب را به سیم‌ها متصل کنید.
- با استفاده از مدار الکتریکی شکل ۴-۱۷ سیم‌کشی ساعت را اجرا کنید.
- با قرار دادن باتری در مدار، صحبت سیم‌کشی را مشاهده کنید.

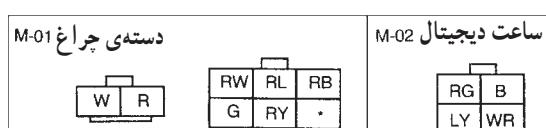

شکل ۴-۱۷

در جدول ۱-۶ ترتیب عیب‌یابی از مدار ساعت دیجیتال نشان داده شده است.

جدول ۱-۶

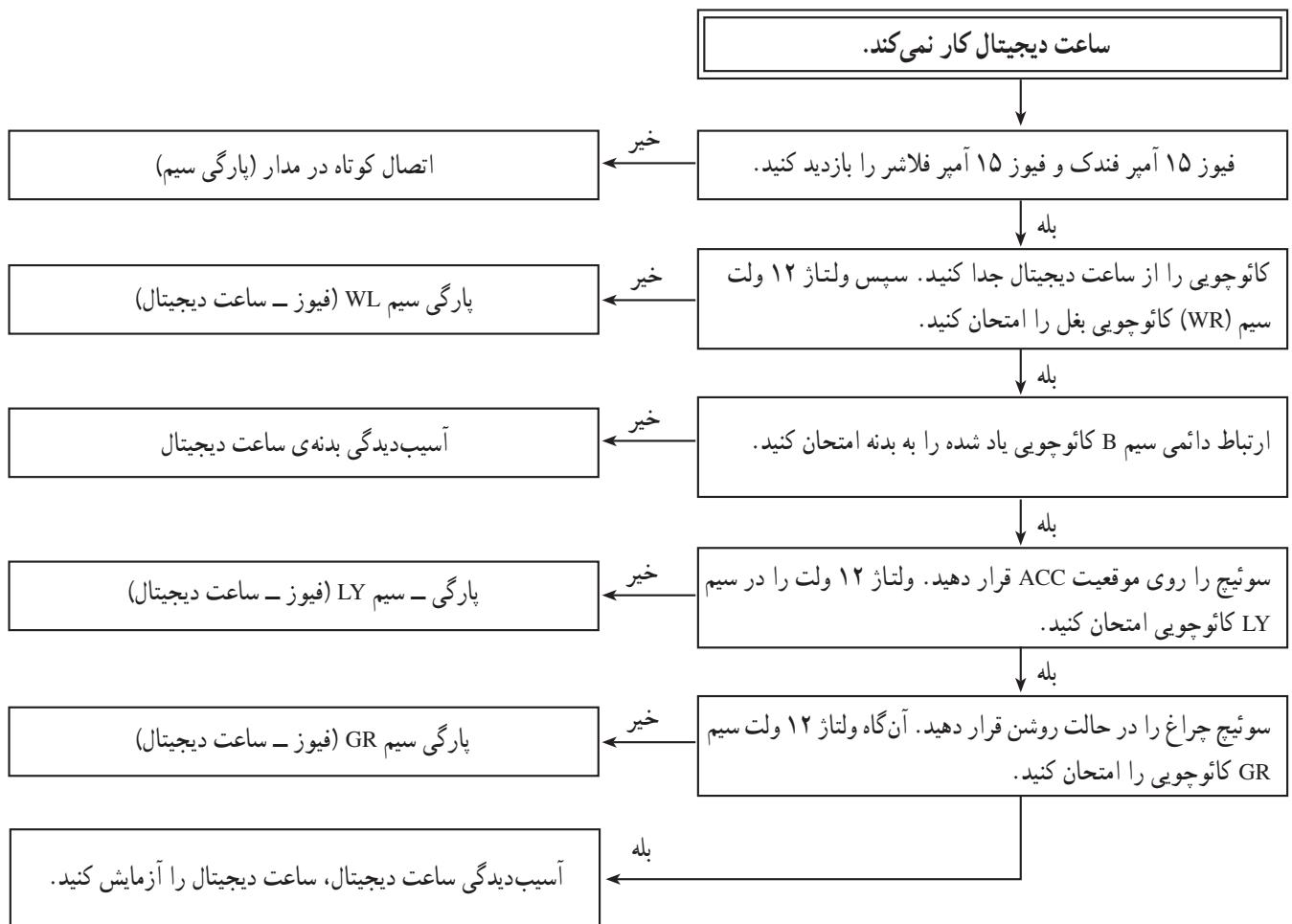

آزمون پایانی (۶)

۱- به چه منظوری در خودروها ساعت نصب می‌شود؟


۲- شکل، چه نوع ساعت خودرو را نشان می‌دهد؟ نحوه تنظیم ساعت را توضیح دهید.



۳- جریان مصرفی ساعت الکتریکی خودرو چگونه تأمین می‌شود؟

۴- مدار الکتریکی ساعت خودرو را توضیح دهید.

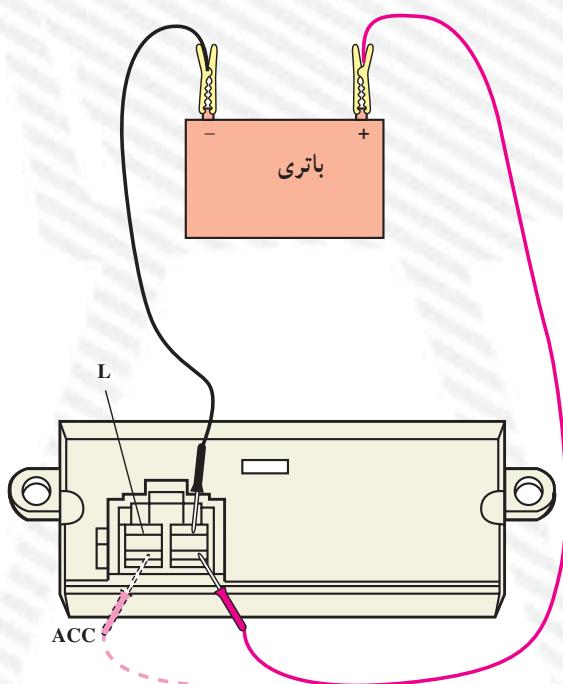۵- در شکل زیر چه آزمایشی اجرا می‌شود؟ نحوه آزمایش و نتیجه‌ی آن را توضیح دهید.



واحد کار هفتم

توانایی پیاده و نصب و سیم کشی بوق خودروها

هدف کلی



پیاده و سوار کردن، سیم کشی، عیب یابی و رفع عیب مدار بوق

هدف‌های رفتاری: از فرآگیرنده انتظار می‌رود پس از آموزش این واحد کار بتواند:



۱- طرز کار بوق خودرو را توضیح دهد؛

۲- انواع و کاربرد بوق را توضیح دهد؛

۳- مدار الکتریکی بوق خودرو را از روی نقشه‌ی مدار توضیح دهد؛

۴- بوق را از روی خودرو پیاده و سوار کند؛

۵- مدار الکتریکی بوق را عیب یابی و تعمیر کند؛


۶- مدار الکتریکی بوق را سیم کشی کند.

۷- رله‌ی بوق را توضیح دهد.

۸- رله‌ی بوق را آزمایش و عیب یابی کند.

ساعت‌های آموزش		
جمع	عملی	نظری
۴	۲	۱

پیش آزمون (۷)

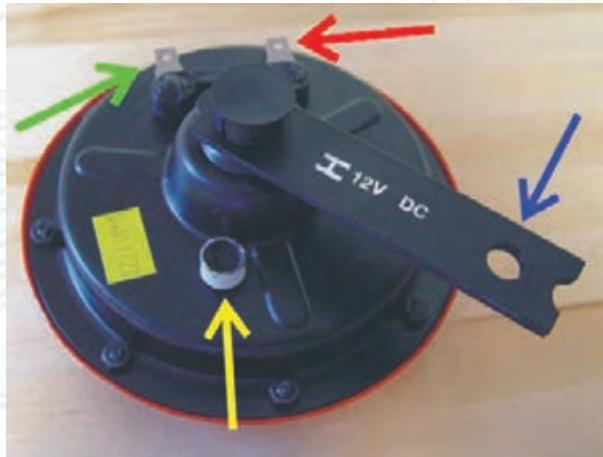

۱- فلش های رسم شده در شکل چه قسمت هایی از بوق را نشان می دهند.




۲- آن چه را که در ارتباط با نحوه تولید صدا در بوق ها می دانید، توضیح دهید.

۳- انواع بوق هایی را که می شناسید نام ببرید.

۴- از شکل، آن چه را که دریافت می کنید

توضیح دهید.

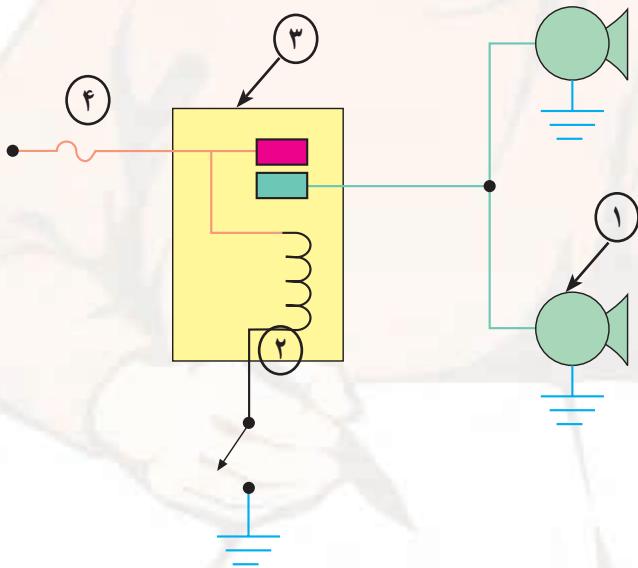۵- نام قطعه های مشخص شده در شکل را بنویسید.




?_۱

?_۲

?_۳

?_۴

۱-۷- بوق

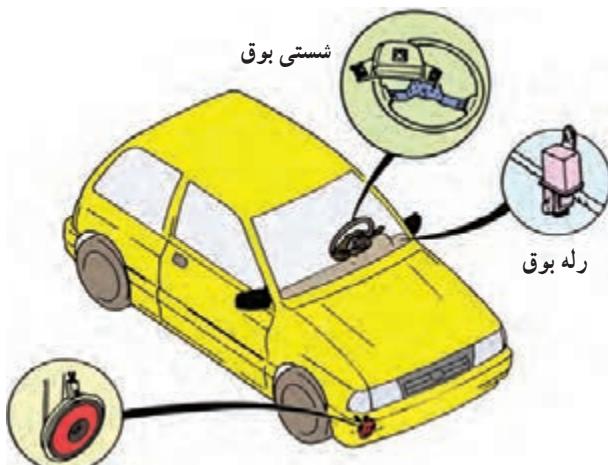

شکل ۱-۷


بوق^۱ یکی از سیستم‌های هشداردهنده مورد استفاده در خودروهast. با استفاده از بوق، شرایط خاص و موقعیت‌های اضطراری خودرو، جهت اطلاع سایرین، اعلام می‌گردد. بوق وسیله‌ی اخبار است و به کارگیری و استفاده‌ی صحیح و به موقع از آن می‌تواند از تصادفات و حوادث جلوگیری نماید. سیستم هشدار صوتی خودرو معمولاً شامل بوق، به عنوان منبع تولید صدا، و شستی بوق به عنوان سوییج قطع و وصل مدار الکتریکی با رله یا آفتمات است (شکل ۱-۷).



شکل ۲-۷- یک نوع بوق ارتعاشی



۲-۷- انواع بوق و کاربرد آن‌ها

بوق‌ها از نظر شکل، ساختمان، فرکانس صدای تولید شده، مکانیزم تولید صدا و ... در انواع مختلفی ساخته می‌شوند. بوق‌های مورد استفاده در خودروها، از نظر مکانیزم تولید صوت، به دو نوع محرک الکتریکی و محرک بادی تقسیم می‌شود. نوع محرک الکتریکی آن در سواری‌ها کاربرد دارد (شکل ۲-۷) و از بوق‌های محرک بادی در خودروهای سنگینی، مانند کامیون‌ها و سایر خودروهای جاده‌ای استفاده می‌شود. در بوق‌های بادی هوای مورد نیاز برای کار انداختن بوق و تولید صدا در آن، به وسیله‌ی کمپرسور هوای خودرو تأمین می‌شود.

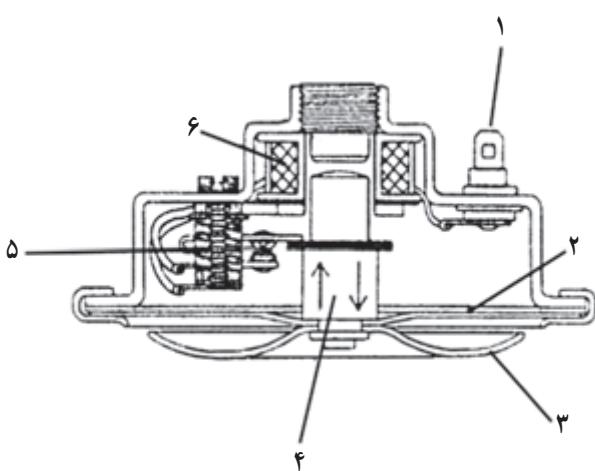

شکل ۳-۷- شماتیک ساختمان بوق ارتعاشی

در نوعی از بوق‌های محرک الکتریکی، تحریک صفحه‌ی صداساز (صفحه‌ی ارتعاشی) از طریق قطع و وصل الکترومغناطیسی صورت می‌گیرد. در شکل ۳-۷ اجزای ساختمان بوق ارتعاشی نشان داده شده است. جریان الکتریکی از طریق شستی بوق و ترمینال‌های ورودی (۱) به سیم پیچ بویین (۶) وارد و از طریق پلاتین‌ها (۵) اتصال بدنه می‌شود (برقراری مدار الکتریکی بوق). در اثر عبور جریان الکتریکی و ایجاد حوزه‌ی مغناطیسی در بویین، پلانجر (۴) صفحه‌ی ارتعاشی یا صفحه‌ی

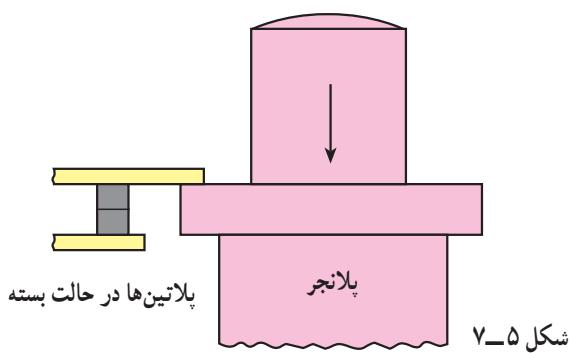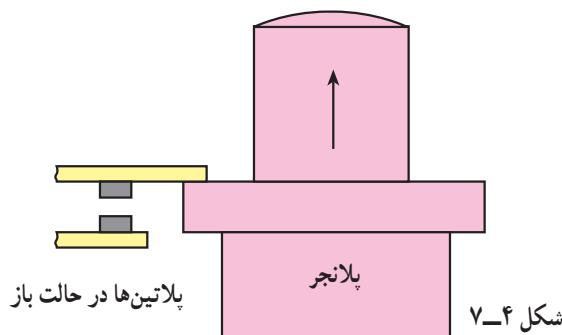


صداساز (۲) را به سمت داخل حرکت می‌دهد. حرکت پلانجر باعث باز شدن دهانه‌ی پلاتین‌ها (شکل ۷-۴) و قطع جریان الکتریکی به بوبین می‌شود. در این حالت میدان مغناطیسی بوبین از بین می‌رود و پلانجر توسط دیافراگم (۲) به محل اولیه‌ی خود بر می‌گردد. با این عمل پلاتین‌ها به هم متصل (شکل ۷-۵) و مجدداً (با برقراری مدار الکتریکی و ایجاد حوزه‌ی مغناطیسی در بوبین) صفحه‌ی ارتعاشی به سمت داخل کشیده می‌شود. این عمل تا زمانی که شستی بوق فشرده می‌شود، چندین بار در ثانیه اتفاق می‌افتد، که حاصل آن ارتعاش صفحه‌ی صداساز و تولید صوت است.

فرکانس مناسب تولید صوت در بوق بین $1/8$ الى $2/5$ کیلوهرتز است. استفاده‌ی بی‌مورد از بوق، در شرایط عادی و نیز در مکان‌هایی که به وسیله‌ی علامت راهنمایی و رانندگی مشخص شده، ممنوع است.




شکل ۷-۶

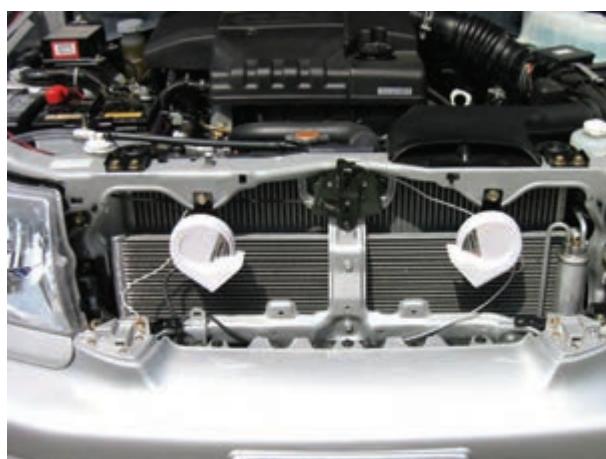

شکل ۷-۷

در شکل ۷-۶، دستور ممنوعیت استفاده از بوق به وسیله‌ی تابلو نشان داده شده است. گفتنی است علامت تصویری راهنمایی و رانندگی حالت بین‌المللی دارد و در تمامی کشورها معنی و مفهوم واحدی را القا می‌کنند.

بوق‌های ارتعاشی را به صورت تکی و یا دو تایی در قسمت جلوی خودرو نصب می‌کنند. برای تعیین محل نصب بوق، امکان بهره‌مندی از حداکثر انعکاس صدای تولید شده مورد توجه است.. در شکل ۷-۷، محل نصب بوق در یک نوع خودروی سواری نشان داده شده است.

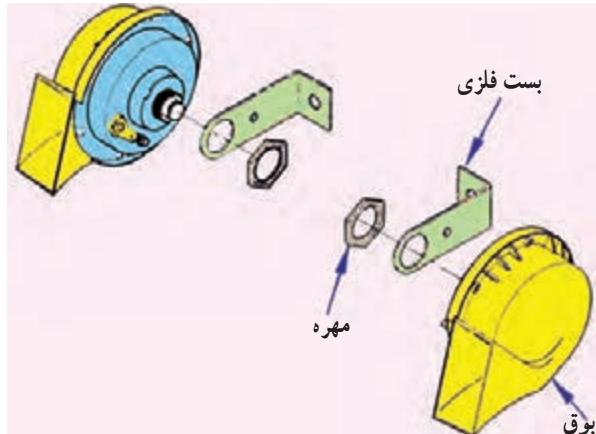

شکل ۷-۸

برای ثابت نگه داشتن و اتصال بوق به بدنه خودرو از بست فلزی استفاده می شود. در بوق هایی که دارای یک ترمینال برای اتصال جریان الکتریکی اند، بست فلزی نگه دارنده بوق وظیفه ای اتصال بدنه بوق را نیز بر عهده دارد. یک سر بست فلزی به بوق و سر دیگر آن در محل موردنظر، به بدنه خودرو (به وسیله‌ی پیچ یا مهره) بسته می شود. در شکل شماتیک ۷-۸، اجزای بوق یک نوع خودرو نشان داده شده است.



شکل ۷-۹

زمانی که بست فلزی بوق مناسب محل اتصال نباشد، برای ایجاد تغییر و فرم دادن به آن (با توجه به موقعیت محل اتصال بوق در روی بدنه خودرو)، می توان با قرار دادن بست درین فک های گیره کارگاهی و وارد نمودن ضربه های مناسب به وسیله ی چکش پلاستیکی، فرم و تغییر زاویه ی لازم را در بست فلزی ایجاد نمود.
در شکل ۷-۹، نحوی فرم دادن بست فلزی نگه دارنده بوق دیده می شود.



شکل ۷-۱۰


در شکل ۷-۱۰، دو نمونه از تغییرات ایجاد شده در بستهای فلزی نگه دارنده بوق در روی خودرو نشان داده شده است.



شکل ۷-۱۱- مجموعه‌ی بوق بادی



شکل ۷-۱۲

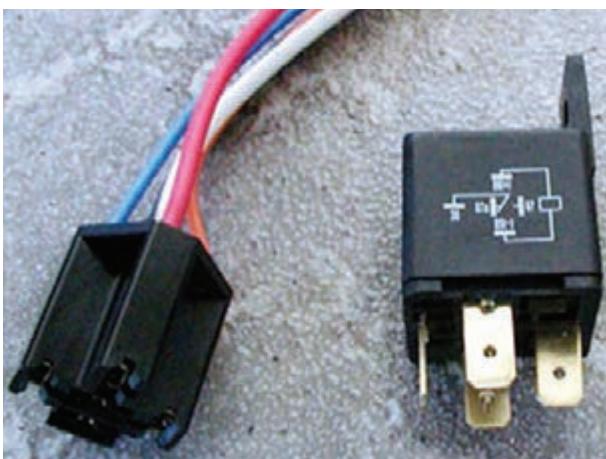


شکل ۷-۱۳- یک نوع رله یا آفتابات بوق

نوع دیگری از بوق‌های مورد استفاده در خودروهای سواری بوق‌های بادی هستند، که به وسیله‌ی عبور جریان هوای تحت فشار از شیپوره‌ی بوق، تولید صوت می‌کنند. در مدار این بوق‌ها پمپ باد الکتریکی قرار دارد. پمپ باد هوای موجود را تحت فشار قرار می‌دهد و توسط لوله یا شیلنگ پلاستیکی به شیپوره‌ی بوق ارسال می‌کند. در شکل ۷-۱۱، مجموعه‌ی بوق بادی با پمپ الکتریکی (شامل شیپوره‌ی بوق، پمپ باد الکتریکی، شیلنگ و واسطه‌ی سهراهی و آفتابات) نشان داده شده است.


این نوع بوق‌ها را می‌توان به صورت تک شیپوری، دو شیپوری یا سه شیپوری در روی خودرو نصب نمود. اگر شیپوره‌ی بوق یک واحدی باشد، پمپ الکتریکی باد به وسیله‌ی شیلنگ پلاستیکی به شیپوره متصل می‌شود. در صورتی که تعداد شیپوره‌های بوق یک جفت یا سه عدد باشد، به وسیله‌ی واسطه‌ی (رابط) پلاستیکی سهراهی یا چهار راهی، لوله‌ی خروجی پمپ باد به شیپوره‌ها متصل می‌شود. برای بوق‌های یک یا دو شیپوره، یک عدد پمپ باد الکتریکی و برای بوق‌های سه شیپوره دو عدد پمپ درنظر گرفته می‌شود (شکل ۷-۱۲).

۷-۳- رله یا آفتابات بوق

به دلیل این که بوق جریان الکتریکی زیادی را مصرف می‌کند، در خودروهایی که دو عدد بوق دارند، برای تقویت مدار از رله^۱ یا آفتابات استفاده می‌شود. رله بوق دارای سیم پیچ (بوبین) و دو عدد پلاتین است که به ترتیب زیر در مدار الکتریکی بوق قرار می‌گیرد. پایه‌ی متصل به سیم پیچ بوبین به شستی بوق و سر دیگر سیم پیچ به جریان مثبت باتری، پایه‌ی متصل به پلاتین رله به بوق و پایه‌ی متصل به پلاتین دیگر رله به جریان الکتریکی باتری وصل می‌شود در شکل ۷-۱۳، یک نوع رله‌ی استفاده شده در مدار الکتریکی بوق خودرو دیده می‌شود.

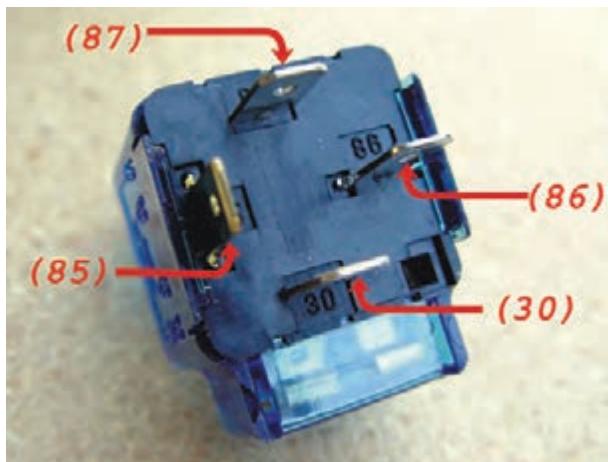

شکل ۷-۱۴- نام‌گذاری پایه‌های یک نوع رله بوق

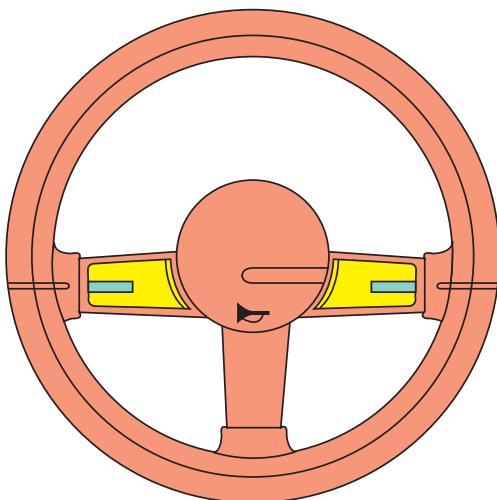


شکل ۷-۱۵

در بعضی از رله‌های بوق پایه‌های رله با حروف S، B و H علامت‌گذاری می‌شوند. از پایه‌ی (S) برای اتصال به شستی بوق، از پایه‌ی (B) برای اتصال به سیم مثبت باتری و از پایه‌ی (H) برای اتصال به بوق استفاده می‌شود. در تعداد دیگری از رله‌ها (شکل ۷-۱۴) پایه‌های رله با اعداد ۸۵ (اتصال بدنه)، ۳۰ (اتصال مثبت باتری)، ۸۶ (اتصال شستی بوق)، ۸۷ (اتصال بوق) نشان داده می‌شوند.

۷-۴- شستی بوق

شستی بوق^۱ یک سوییچ قطع و وصل فشاری است که با فسردن دست بر روی آن مدار الکتریکی بوق فعال می‌شود و با برداشتن دست به حالت اول بازمی‌گردد. محل نصب شستی بوق را به گونه‌ای انتخاب می‌کند که به راحتی قابل دسترسی باشد و راننده‌ی خودرو بتواند در شرایط اضطراری به سهولت از آن استفاده نماید. در بعضی از خودروها شستی بوق روی دسته‌ی راهنمای و در بسیاری روی فلکه‌ی فرمان تعییه شده است (شکل ۷-۱۵).

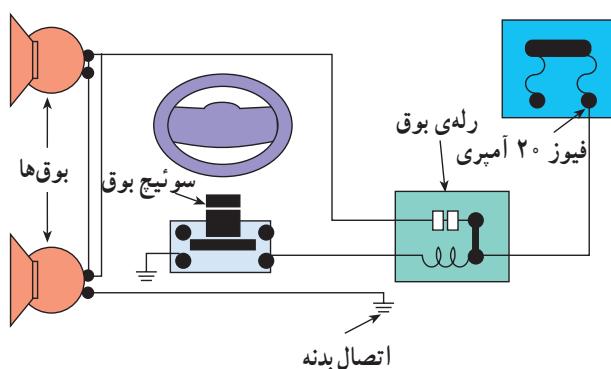


شکل ۷-۱۶


در شکل ۷-۱۶، نحوه اتصال سوییچ بوق (شستی بوق) روی فرمان خودرو در مدار الکتریکی بوق نشان داده شده است. یک عدد فیوز ۲۰ آمپری مدار بوق را حفاظت می‌کند.

۷-۵ نقشهٔ مدار الکتریکی بوق

در طراحی مدار الکتریکی سیستم هشدار صوتی خودرو، فرکانس صوت تولید شده و مقدار جریان مصرفی بوق‌ها مورد توجه است. در خودروهایی که مقدار شدت جریان مصرفی بوق‌ها کم باشد، در مدار الکتریکی آن‌ها از رله یا آفتامات استفاده نمی‌شود. شکل ۷-۱۷، مدار شماتیک این نوع بوق‌ها را نشان می‌دهد.

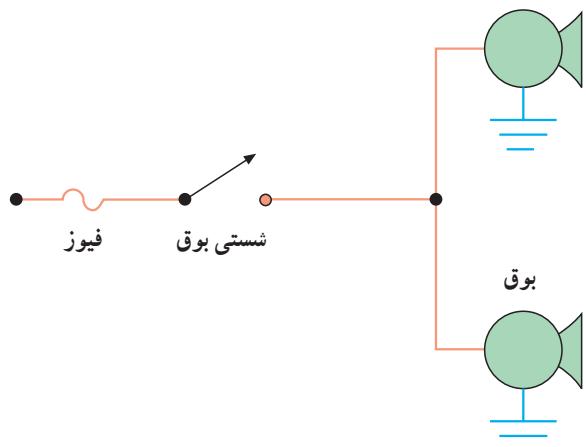


شکل ۷-۱۷

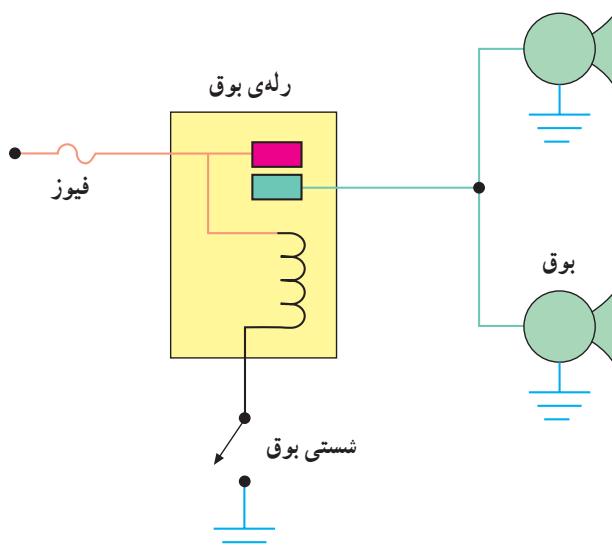


شکل ۷-۱۸

هرگاه، در خودرو از بوق‌های قوی با فرکانس صوتی بالا استفاده شود به دلیل افزایش مقدار شدت جریان مصرفی بوق‌ها، از رله یا آفتامات، به عنوان تقویت‌کننده در مدار الکتریکی بوق، استفاده می‌شود. شکل ۷-۱۸، شکل شماتیک مدار الکتریکی بوق با رله را نشان می‌دهد.

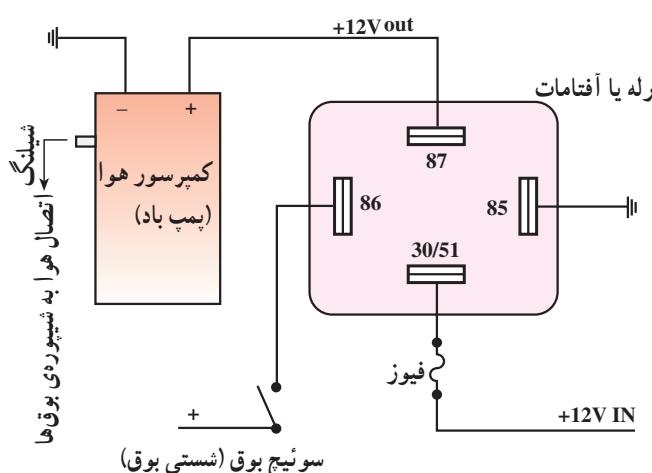

شکل ۷-۱۹

پمپ الکتریکی بوق‌های بادی دارای دو ترمینال مثبت و منفی است که جریان مصرفی خود را در مدار الکتریکی سیستم هشدار صوتی (بوق) خودرو از طریق رله (آفتامات) تأمین می‌کند. در شکل ۷-۱۹ شکل شماتیک مدار الکتریکی بوق بادی نشان داده شده است.

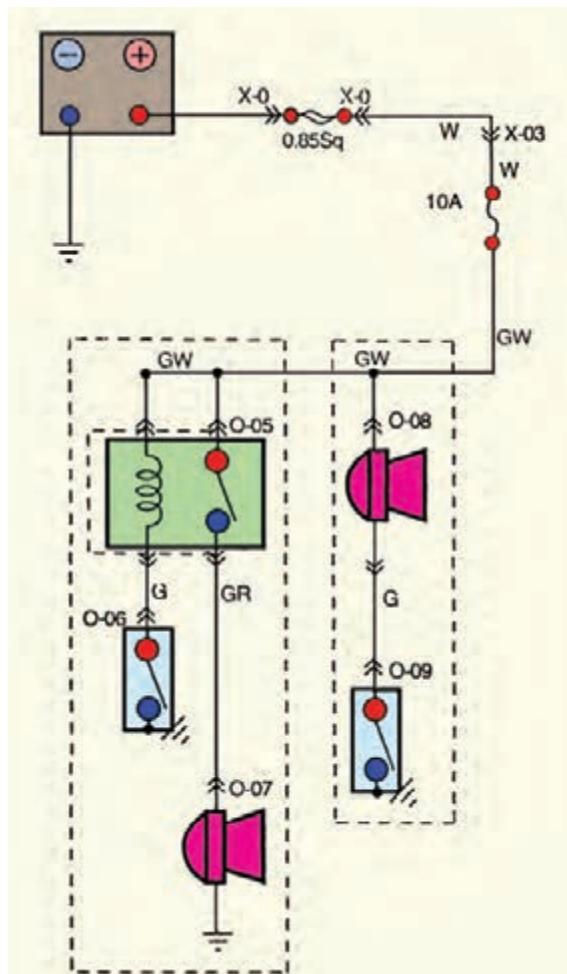

شکل ۷-۲۰

نقشه‌ی مدار الکتریکی بوق ارتعاشی یک نوع خودرو در دو حالت رله‌دار و بدون رله (آفتابات) در شکل ۷-۲۰ دیده می‌شود. در این نقشه‌ی مدار الکتریکی : رله‌ی بوق با شماره‌ی ۰۵، شستی بوق با شماره‌های ۰۶ و ۰۹ و بوق با شماره‌های ۰۷ و ۰۸ مشخص شده است. سیم‌های استفاده شده در سیم‌کشی به رنگ‌های سفید (W)، سبز با راه سفید (GW)، سبز با راه قرمز (G)، سبز (G) قرمز با راه سفید (RW) است. یک عدد فیوز ۱۰ آمپری مدار را حفاظت می‌کند.

زمان : ۱ ساعت

۶-۷-دستور العمل پیاده و سوار کردن و راه اندازی بوق


وسایل لازم:

- جعبه‌ی ابزار
- خودرو

بوق به وسیله‌ی بست فلزی و پیچ و مهره به بدنه‌ی خودرو بسته می‌شود. برای پیاده کردن بوق به ترتیب زیر عمل کنید :

- کابل اتصال بدنه‌ی باتری را جدا کنید.

- سوکت اتصال الکتریکی بوق را جدا کنید (شکل ۷-۲۱).

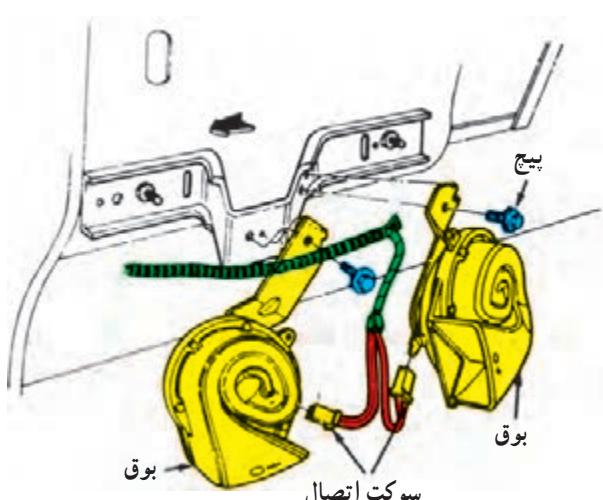

شکل ۷-۲۱



شکل ۷-۲۲

- به وسیله‌ی آچار مناسب پیچ یا مهره‌ی نگهدارنده‌ی بست بوق را باز کنید و آن را از محل خود خارج سازید.
- سالم بودن بوق و اتصالات آن را بررسی کنید.
- در صورت نیاز، بوق‌های معیوب را با بوق نو تعویض کنید (مراحل نصب بوق عکس پیاده کردن آن است).
- در شکل ۷-۲۲، تعویض بوق‌های نو با بوق‌های کهنه و معیوب نشان داده شده است.



شکل ۷-۲۳

۷-۷- اصول نصب بوق

برای نصب بوق شیپوری با پمپ باد الکتریکی به ترتیب زیر عمل کنید :

- خودروی مورد نظر را در محل مناسبی در کارگاه پارک کنید (این کار توسط مرتبی کارگاه اجرا می‌شود).
- در موتور را باز کنید (شکل ۷-۲۳).
- کابل اتصال بدنی باتری را جدا کنید.



شکل ۷-۲۴

- سپر جلوی خودرو را باز کنید (شکل ۷-۲۴).
- فضای لازم جهت نصب بوق‌ها را انتخاب و محل نصب پمپ و شیپوره‌ی بوق‌ها را علامت‌گذاری کنید.
- محل علامت‌گذاری را با منتهی مناسب سوراخ کنید.



شکل ۷-۲۵

– به وسیله‌ی بسته‌های فلزی شیپوره‌ها را به یکدیگر متصل کنید (شکل ۷-۲۵).

– یک سر شیلنگ‌ها را به شیپوره و سر دیگر آن‌ها را به واسطه‌ی چهارراهی متصل کنید.



شکل ۷-۲۶

– قبل از نصب پمپ‌های هوا در روی خودرو، ابتدا برای اطمینان از قرار گرفتن صحیح و ارتباط مناسب شیپوره‌ها و پمپ‌های الکتریکی با یکدیگر، آن‌ها را مطابق شکل ۷-۲۶ به هم متصل کنید. یک عدد واسطه‌ی سه‌راهی، شیلنگ‌های متصل به لوله‌ی خروجی هوا (پمپ‌هارا به واسطه‌ی چهارراهی (متصل به شیلنگ‌های شیپوره‌ها) وصل می‌کند.



شکل ۷-۲۷

– پمپ‌های الکتریکی هواساز را به بدنه‌ی خودرو متصل کنید. برای این کار می‌توانید از بسته‌های فلزی کمک بگیرید (شکل ۷-۲۷).



شکل ۷_۲۸

- مجموعه‌ی شیپوره‌ها در محل تعیین شده نصب کنید (شکل ۷_۲۸).

– پس از نصب شیپوره‌ها، کلاف سیم‌های موجود در محل را از نظر اتصال بدنی احتمالی و... بررسی و در صورت نیاز عایق‌بندی و رفع عیب کنید.



شکل ۷_۲۹

- دو عدد رله‌ی (آفتابات) بوق را، در محل از پیش تعیین شده، به وسیله‌ی بست فلزی به بدنی خودرو متصل کنید (شکل ۷_۲۹).

– سیم‌های مورد نیاز را، با توجه به رنگ عایق آن‌ها در اندازه‌های لازم، آماده کنید.

– سیم‌های مناسب را انتخاب و به سر سیم‌ها متصل کنید.

– محل اتصال سیم‌ها و سر سیم‌ها را لحیم کاری و سپس عایق‌بندی کنید.



شکل ۷_۳۰


- اتصال شیلنگ‌های شیپوره‌ها را با پمپ‌های الکتریکی برقرار کنید (شکل ۷_۳۰).

– ترمینال ۸۷ هر کدام از رله‌ها را، به وسیله‌ی سیم‌های آماده شده به ترمینال مثبت پمپ‌های الکتریکی متصل کنید.

– ترمینال منفی هر کدام از پمپ‌های الکتریکی را اتصال بدن کنید.

– ترمینال ۸۵ هر کدام از رله‌ها (آفتابات) را اتصال بدن کنید.

– ترمینال ۸۶ رله‌ها را به شستی بوق وصل کنید.

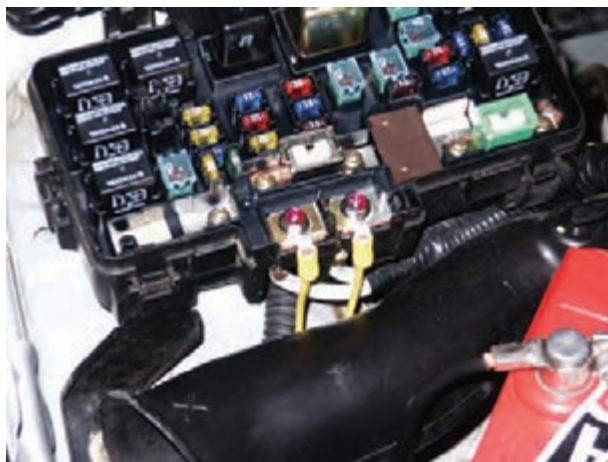

شکل ۷-۳۱

– فیوز مربوط به مدار بوق را در جعبه فیوز کنترل کنید.
اگر فیوز مدار ۱۰ آمپری باشد آنرا با فیوز ۱۵ آمپری تعویض کنید.

– ترمینال ۳۰ یا ۵۱ هر کدام از رله‌ها را به وسیله‌ی قطعه سیم‌های آماده شده به جعبه فیوز وصل کنید (شکل ۷-۳۱).

– پس از اتمام کار، مجدداً محل اتصال سیم‌ها را کنترل کنید و از عایق‌بندی اتصالات مطمئن شوید.

– اتصال بدنه‌ی باتری را برقرار کنید.

– شستی بوق را فشار دهید و صحت سیم‌کشی و نصب بوق‌ها را آزمایش کنید.

زمان : ۱ ساعت

۷-۸- دستور العمل سیم‌کشی و آزمایش و عیب‌یابی مدار بوق

وسایل لازم:

– سیم با رنگ عایق: سفید، سبز با راه سفید، سبز با راه قرمز، سبز قرمز با راه سفید؛

– سر سیم، رله‌ی بوق، بوق، شستی بوق، باتری، فیوز، جعبه فیوز و جعبه ابزار برق خودرو.

سیم‌کشی مدار بوق را در تابلوی برق کارگاه یا روی خودرو، با توجه به مدار الکتریکی نشان داده شده در شکل ۷-۳۲، در حالت‌های بدون رله و با رله به ترتیب زیر انجام دهید :


– قطعه سیم‌های لازم را با توجه به کد رنگ سیم‌ها، مطابق با نقشه‌ی مدار، آماده کنید.

– سر سیم‌های مناسب را به سر قطعه سیم‌های آماده شده متصل و محل اتصال را عایق‌بندی کنید.


– ترمینال‌های بوق، شستی و رله‌ی بوق را شناسایی کنید.

– با استفاده از مدار الکتریکی شکل ۷-۳۲ سیم‌کشی مدار را اجرا کنید.

– اتصالات قطب مثبت و منفی باتری را در مدار سیم‌کشی شده برقرار و صحت انجام کار را با فشار دادن شستی بوق آزمایش کنید.

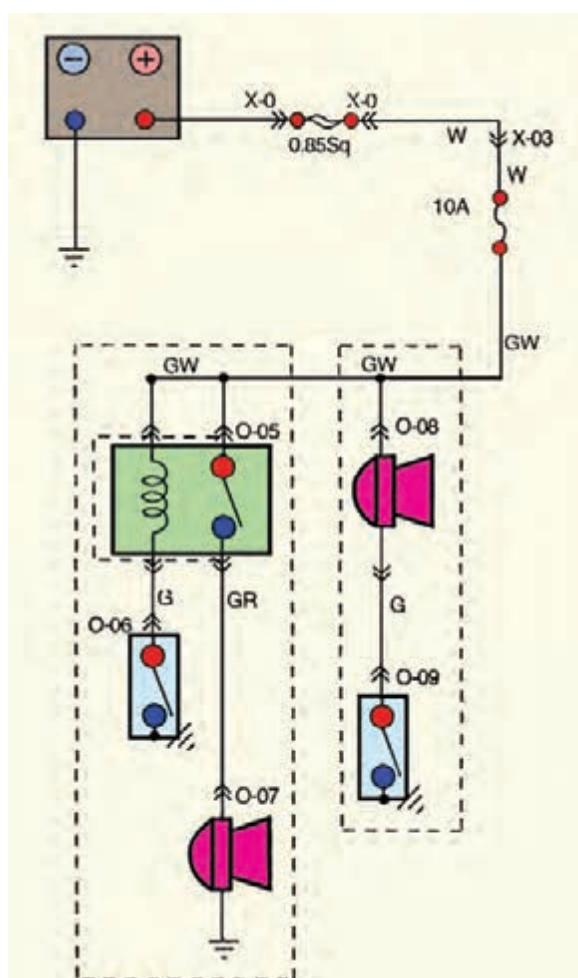


شکل ۷-۳۲

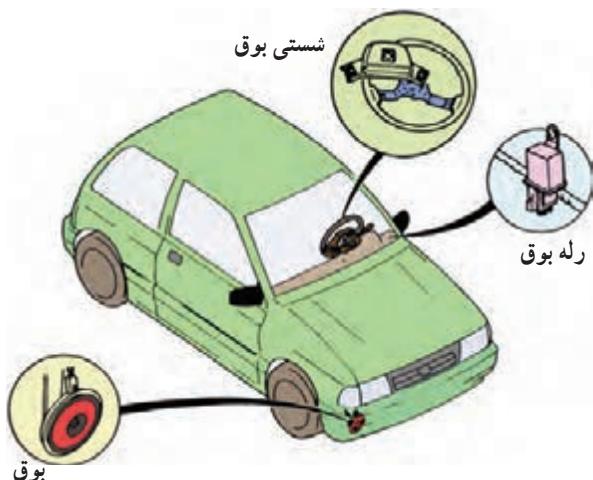


شکل ۷_۳۳

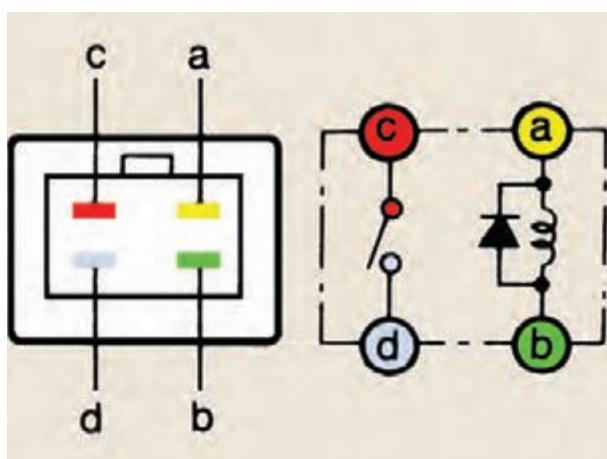- برای آزمایش و عیب‌یابی مدار الکتریکی بوق خودرو، به ترتیب زیر، اقدام کنید :
- وسایل لازم :
 - چراغ آزمایش
 - خودرو (شکل ۷_۳۳)
 - جعبه ابزار
 - اهم متر




شکل ۷_۳۴

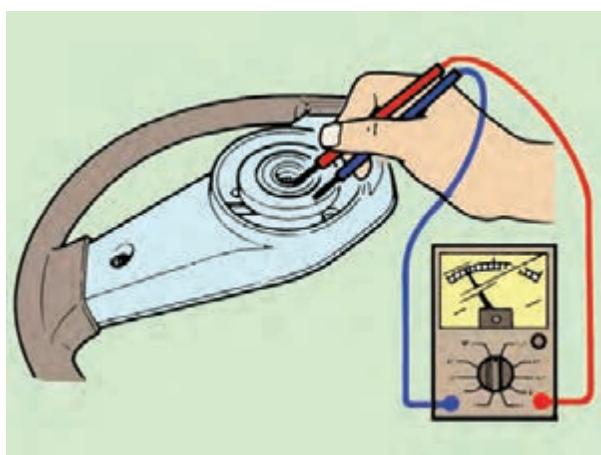- ارتباط دائمی بین ترمینال‌های (a) و (b) رله‌ی بوق را آزمایش کنید (شکل ۷_۳۴).
- ترمینال مثبت باتری را به ترمینال (a) وصل کرده و ترمینال (b) را اتصال بدنه کنید. سپس ارتباط بین ترمینال‌های (c) و (d) را آزمایش کنید.



شکل ۷_۳۵

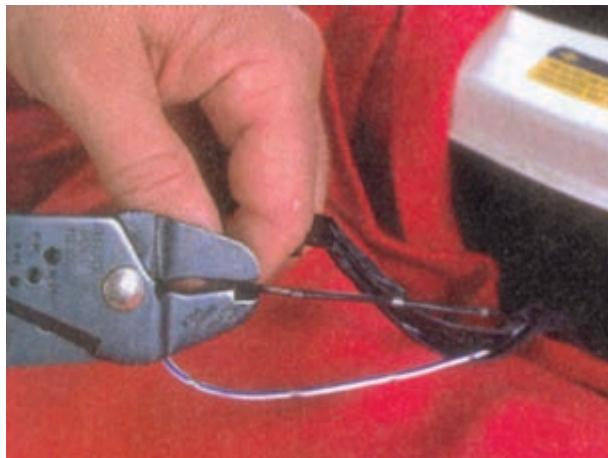- در حالی که شستی بوق را فشار می‌دهید ارتباط دائمی بین صفحه‌ی اتصال بوق و میل فرمان را به وسیله‌ی اهم متر آزمایش کنید. در شکل ۷_۳۵، نحوه‌ی آزمایش به صورت شماتیک نشان داده شده است.



برای تعمیر محل قطع مدار الکتریکی، به ترتیب زیر عمل کنید :

- محل قطع بودن سیم مدار الکتریکی را مشخص و با سیم‌چین قسمت معیوب را قطع کنید (شکل ۷-۳۶).

شکل ۷-۳۶



– به وسیله‌ی سیم لخت کن، روکش عایق سر سیم را جدا کنید (شکل ۷-۳۷).

- یک قطعه سیم سالم را، با همان مشخصات سیم معیوب، به طول مورد نیاز انتخاب و روکش دو سر آن را جدا کنید.

شکل ۷-۳۷



– تیوب عایق‌کاری^۱ را روی سیم قرار دهید. در شکل ۷-۳۸، قراردادن عایق تیوبی در روی سیم مدار الکتریکی نشان داده شده است.

شکل ۷-۳۸

^۱— Shrink Tube




شکل ۷-۳۹

— بست مسی مناسب را انتخاب کنید در محل اتصال سر سیم‌ها قرار دهید. در شکل ۷-۳۹، اتصال دو سر سیم‌ها به وسیله‌ی بست مسی دیده می‌شود.




شکل ۷-۴۰

— به وسیله‌ی انبردست، بست مسی را روی محل اتصال برق کنید. در شکل ۷-۴۰، نحوه‌ی قراردادن قطعه‌ی مسی در بین فک‌های انبر دیده می‌شود.

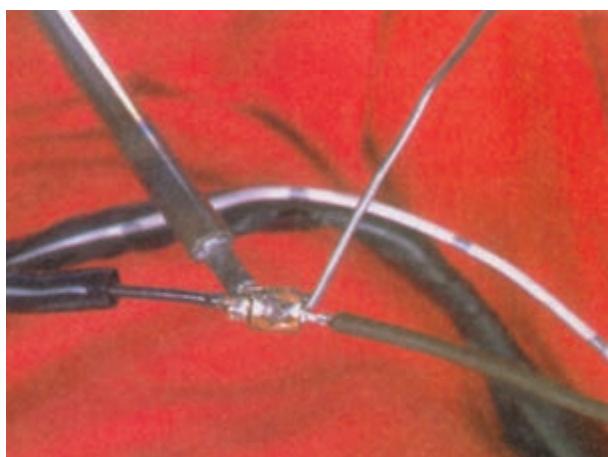

شکل ۷-۴۱

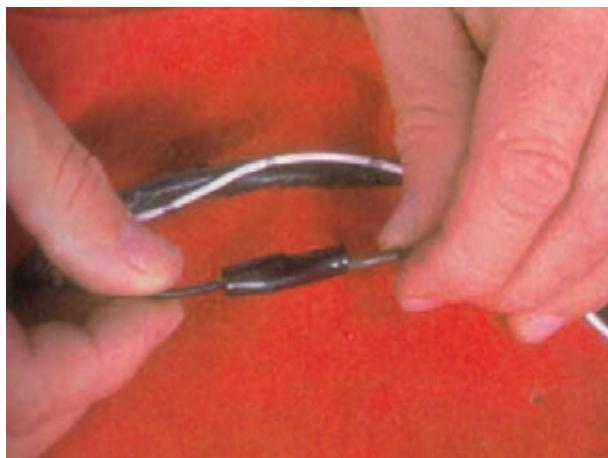— به وسیله‌ی هویه محل اتصال را لحیم کاری کنید (شکل ۷-۴۱).




– تیوب عایق کاری را روی محل لحیم کاری شده قرار دهید به نحوی که کاملاً محل اتصال را پوشاند. شکل ۷-۴۲، عایق بندی اتصال لحیم کاری شده را نشان می‌دهد.

شکل ۷-۴۲



– به وسیله‌ی دمنده‌ی هوای گرم، تیوب عایق کاری را حرارت دهید. جنس عایق به‌گونه‌ای است که در اثر مجاورت حرارت منقبض می‌شود و محل اتصال را می‌پوشاند (شکل ۷-۴۳).

شکل ۷-۴۳

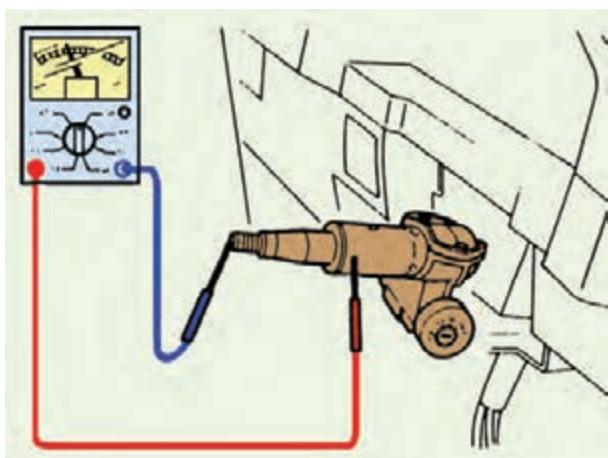


– ارتباط دائمی بین میل فرمان و قاب میل فرمان را آزمایش کنید. شکل شماتیک ۷-۴۴، نحوه‌ی آزمایش را با استفاده از اهم‌متر نشان می‌دهد.

شکل ۷-۴۴



– در صورت برقرار نشدن ارتباط، بوش فرمان را تعویض نمایید (شکل ۷-۴۵).

شکل ۷-۴۵

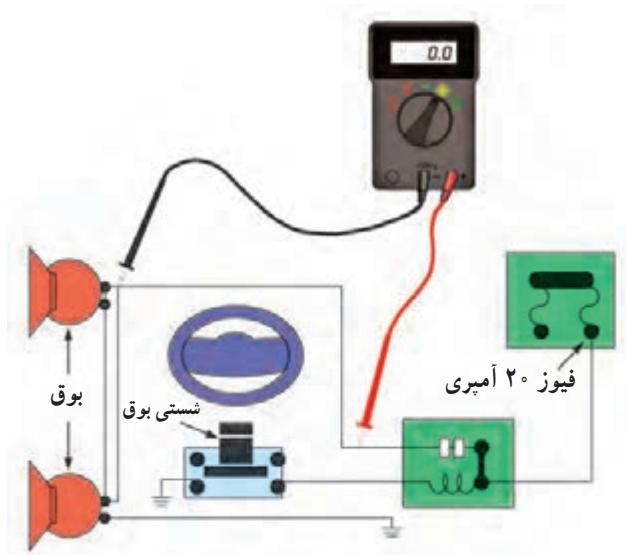


شکل ۷-۴۶


آزمایش سالم بودن مدار الکتریکی بوق را به وسیله‌ی اهم‌متر یا چراغ آزمایش، به ترتیب زیر، انجام دهید:
– سلکتور اهم‌متر را برای اندازه‌گیری اهم تنظیم کنید (آزمایش با اهم‌متر).

– مسیر سیم‌کشی مدار الکتریکی بوق را در قسمت‌های مختلف به وسیله‌ی اهم‌متر آزمایش کنید (شکل ۷-۴۶).
– اگر مقدار اندازه‌گیری شده به وسیله‌ی اهم‌متر برابر صفر باشد نشان‌دهنده‌ی سالم بودن آن قسمت مدار و وصل بودن سیم‌کشی است. در صورتی که علامت ∞ در صفحه‌ی اهم‌متر مشاهده شود دلیل قطع بودن سیم‌کشی در مسیر مورد آزمایش است.

در جدول ۷-۱ راهنمایی عیب‌یابی بوق دیده می‌شود.

جدول ۷-۱

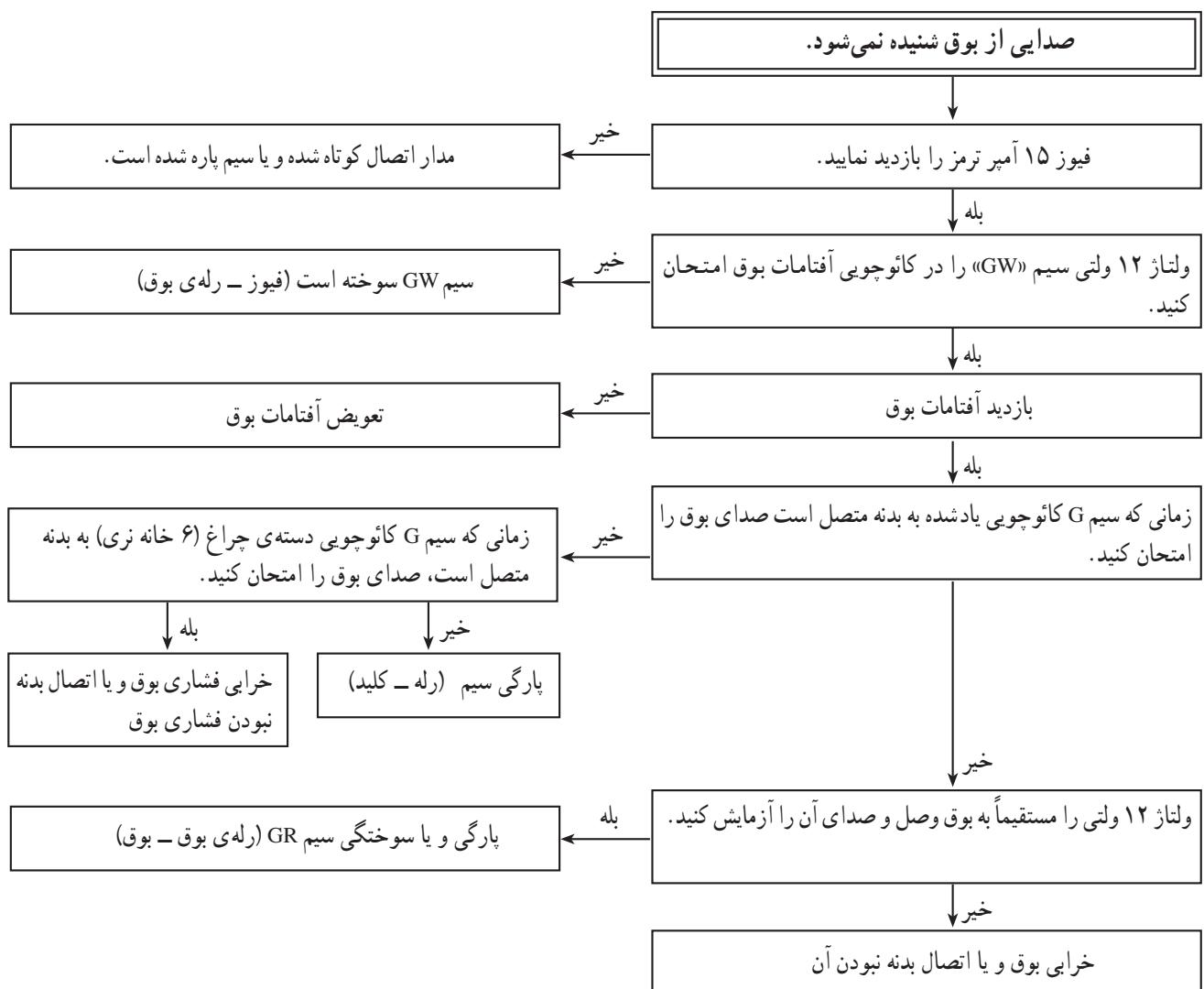

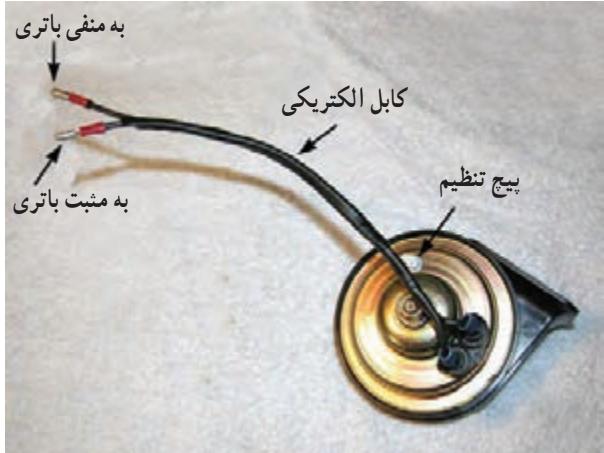

شکل ۷-۴۷

برای آزمایش سالم بودن بوق، به ترتیب زیر، عمل کنید:
– دو رشته سیم انتخاب و سر سیم‌های مناسب را به آنها
وصل کنید.

– یک سر سیم‌ها را به ترمینال‌های بوق (شکل ۷-۴۷) و
سر دیگر سیم‌ها را به قطب مثبت و منفی باتری متصل کنید.
ایجاد صوت در بوق نشان‌دهنده‌ی سالم بودن آن است (اگر بوق
مورد آزمایش دارای یک ترمینال ورودی جریان الکتریکی باشد
سیم دوم را به پیچ اتصال بوق به بدنه‌ی خودرو وصل کنید).



شکل ۷-۴۸

در ساختمان بوق، پیچ تنظیم صدا پیش‌بینی و تعییه شده
است که با پیچانیدن آن، در جهت باز و بسته شدن، می‌توان
صدای تولیدی بوق را تغییر داد. در صورتی که صدای بوق تغییر
نامطلوب یافته باشد به وسیله‌ی آچار پیچ گوشتی مناسبی آن را
تنظیم کنید. لازم به توضیح است که صوت تولیدی بوق، به
هنگام تولید آن، تنظیم می‌شود و نباید و بدون دلیل پیچ تنظیم
صدا را دست کاری کرد. در بعضی از بوق‌ها پیچ تنظیم صدا به
وسیله‌ی مهره ثابت می‌شود (شکل ۷-۴۸).

آزمون پایانی (۷)

- ۱- طرز کار و چگونگی تولید صدا در بوق های الکتریکی ارتعاشی را توضیح دهید.
۲- اصلی ترین تفاوت بوق های نشان داده شده در شکل، کدام یک از موارد زیر است؟

الف - شکل ظاهری


ب - مکانیزم تولید صدا

ج - فرکانس صدای تولید شده

د - کاربرد



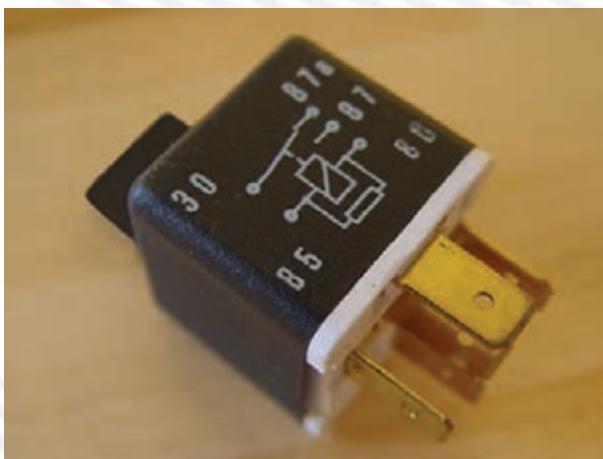- ۳- کاربرد قطعه‌ی نشان داده شده در شکل را توضیح دهید.





۴- محدودیت استفاده از بوق را توضیح دهید.

۵- دلیل استفاده از رله (آفتابات) در مدار الکتریکی بوق چیست؟

الف - افزایش قدرت بوق

ب - افزایش عمر بوق

ج - حفاظت مدار الکتریکی بوق

د - شدت جریان مصرفی زیاد مدار

۶- مراحل نصب بوق را توضیح دهید.

۷- اتصال سیم‌های مدار بوق به رله را توضیح دهید.



واحد کار هشتم

توانایی سیم کشی مدار پمپ بنزین برقی

هدف کلی

سیم کشی مدار پمپ بنزین برقی خودروها

هدف های رفتاری: از فرآگیرنده انتظار می رود پس از آموزش این واحد کار تواند :

- ۱- ساختمان پمپ بنزین الکتریکی را توضیح دهد؛
- ۲- انواع پمپ بنزین الکتریکی را نام ببرد؛
- ۳- مدار الکتریکی پمپ بنزین الکتریکی را توضیح دهد؛
- ۴- پمپ بنزین الکتریکی را پیاده و سوار کند؛
- ۵- مدار الکتریکی پمپ بنزین را سیم کشی کند.
- ۶- مدار الکتریکی پمپ بنزین را آزمایش و عیب یابی کند.

ساعت آموزش		
جمع	عملی	نظری
۸	۶	۲

پیشآزمون (۸)

۱- وظیفه‌ی پمپ بنزین را در خودرو توضیح دهید.

۲- پمپ بنزین‌های الکتریکی در کدام قسمت از خودرو نصب می‌شوند؟

الف - داخل باک

ب - خارج از باک

ج - گزینه‌های الف و ب

۳- در شکل زیر چه عملی صورت می‌گیرد؟

توضیح دهید.




۴- نام قطعه‌ی شماره‌ی ۱ چیست؟

الف - موتور الکتریکی

ب - پمپ بنزین

ج - مجموعه‌ی موتور و پمپ بنزین

د - فیلتر

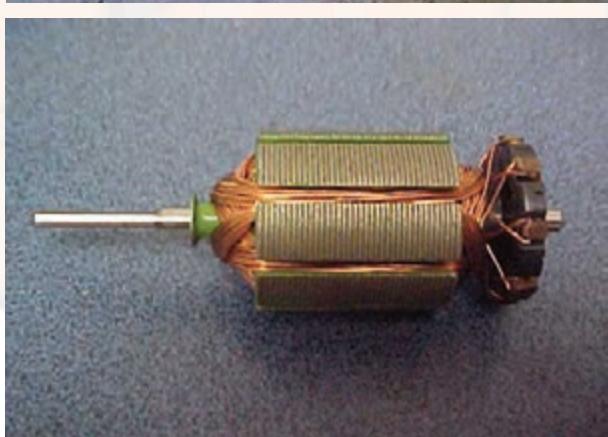


۵- در شکل چه قسمتی از پمپ بنزین الکتریکی

دیده می‌شود؟

۱-۸- پمپ بنزین الکتریکی، انواع و کاربرد آن

پمپ بنزین در مدار سوخت رسانی خودرو قرار گرفته و وظیفه‌ی آن مکش سوخت موجود در باک خودرو و ارسال آن به کاربراتور یا اثربردارها است. در شکل ۸-۱ مدار سوخت رسانی و موقعیت پمپ بنزین در تصویر شماتیک یک نوع خودرو دیده می‌شود.

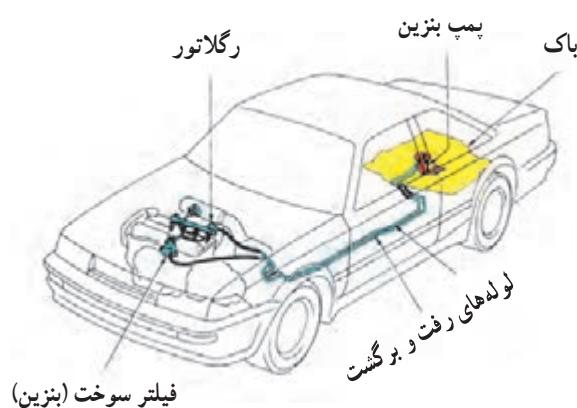

شکل ۸-۱




شکل ۸-۲

انواع پمپ بنزین‌های الکتریکی به دو صورت در روی خودروها نصب می‌شود :

- داخل باک خودرو (شکل ۸-۲):

این نوع پمپ بنزین‌های الکتریکی در یک مجموعه شامل پمپ الکتریکی، شناور، رئوستا (حسگر سطح سوخت)، صافی، لوله‌های رفت و برگشت سوخت، اتصالات الکتریکی و بوسته‌ی نگهدارنده قطعات، در داخل باک خودرو قرار می‌گیرد.

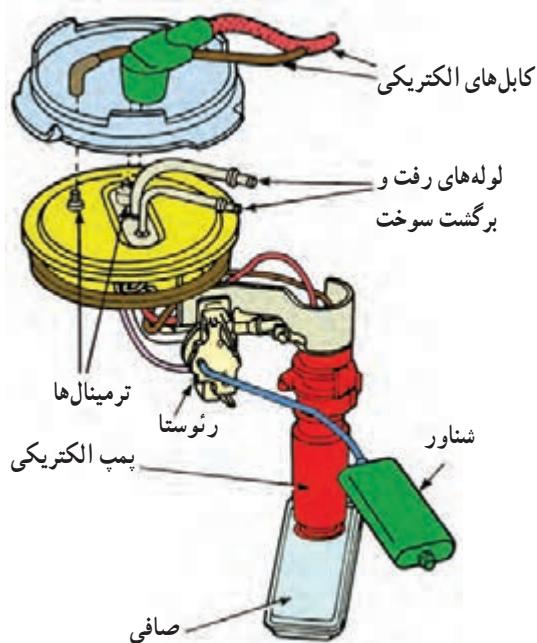

شکل ۸-۳

در شکل ۸-۳ تصویر شماتیک مجموعه‌ی داخل باک نشان داده شده است.



شکل ۸-۴


- خارج از باک خودرو (شکل ۸-۴):

این پمپ‌ها خارج از باک و نزدیک آن نصب شده است و توسط سیم‌هایی به مدار الکتریکی متصل می‌شوند. در مدار خروجی پمپ، فیلتر کاغذی و توری سیمی قرار داده می‌شود تا ذرات شناور احتمالی موجود در سوخت ارسالی را تصفیه نماید. در بعضی از خودروها فیلتر مدار سوخت رسانی جدا از پمپ نصب می‌شود. این نوع فیلتر دارای بدنه‌ی فلزی است و به وسیله‌ی بسته‌های فلزی روی بدنه‌ی خودرو ثابت می‌شود. محل نصب فیلتر را به گونه‌ای انتخاب می‌کنند تا اینمی‌لازم را داشته باشد (شکل ۸-۵).



شکل ۸-۵


پمپ بنزین‌های الکتریکی در انواع مختلفی طراحی و ساخته می‌شوند که می‌توان از نوع دیافراگمی، پلانجری، روتوری و پروانه‌ای آن‌ها نام برد. پمپ بنزین‌های الکتریکی مورد استفاده در داخل باک عموماً از نوع پروانه‌ای هستند.

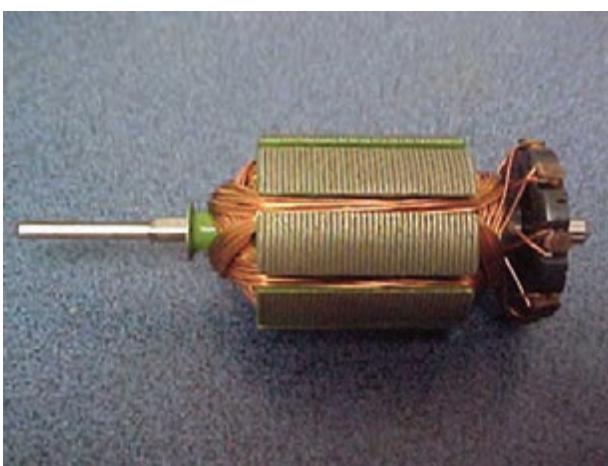

شکل ۸-۶

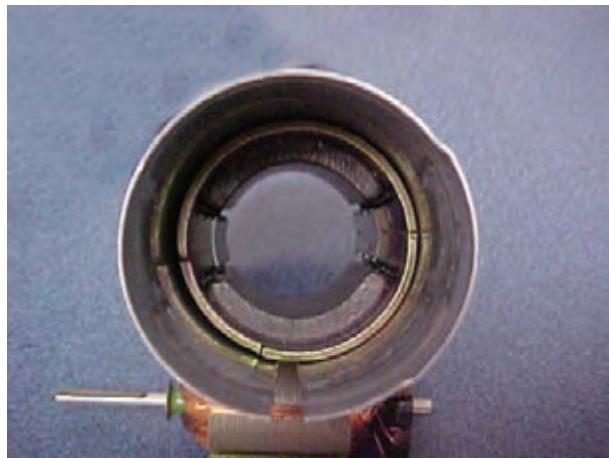
- ۸-۲ - ساختمان و طرز کار پمپ بنزین الکتریکی

پمپ بنزین الکتریکی نصب شده در داخل باک دارای یک موتور کوچک دی.سی (DC) است که از پوسته‌ی پمپ، آرمیچر، زغال‌ها و پروانه تشکیل شده است. در شکل ۸-۶ آرمیچر پمپ بنزین الکتریکی دیده می‌شود. در داخل پوسته‌ی پمپ یک آهن‌ربای دائم نصب شده است که میدان مغناطیسی ایجاد می‌کند.




در شکل ۸-۷ فضای داخل پوسته‌ی پمپ بنزین و محل آهنرباهای آن نشان داده شده است.

شکل ۸-۷

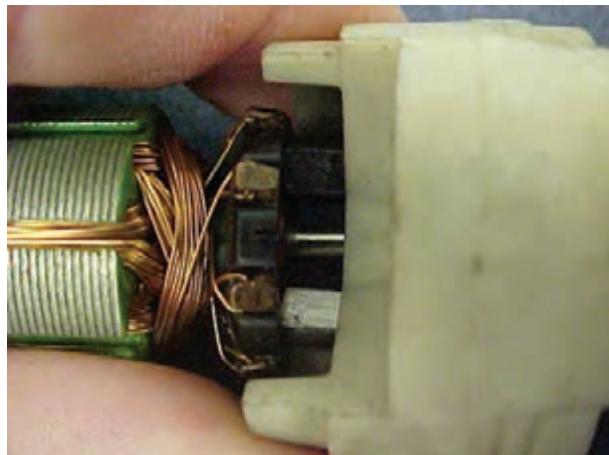

زغالها و چگونگی قرار گرفتن آن‌ها روی کموتاتور^۱ (کلکتور) آرمیچر پمپ بنزین الکتریکی، مطابق شکل ۸-۸ است.

شکل ۸-۸

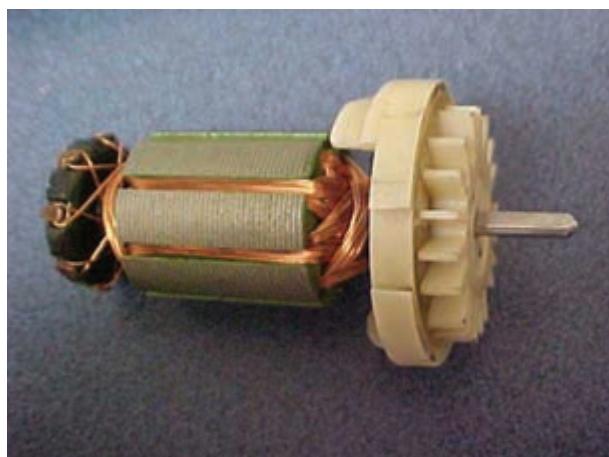

پروانه‌های پمپ روی محور آرمیچر نصب شده‌اند و نیروی محرکه‌ی خود را از طریق چرخش آرمیچر اخذ می‌کنند. هنگام برقرار شدن جریان الکتریکی در مدار پمپ بنزین، آرمیچر به چرخش درمی‌آید و پروانه‌ی روی شفت را می‌چرخاند (شکل ۸-۹).

شکل ۸-۹

۱—Commutator




محل ورود سوخت به داخل پمپ با علامت فلش در شکل ۸-۱۰ نشان داده شده است.

شکل ۸-۱۰




سوخت وارد شده به داخل پمپ با چرخش پروانه‌ی روی شفت زیر محفظه‌ی^۱ تحت فشار قرار می‌گیرد و از مجرای نشان داده شده در شکل ۸-۱۱ از پمپ خارج و به داخل لوله‌ی متصل به مدار سوخت هدایت می‌شود.

شکل ۸-۱۱

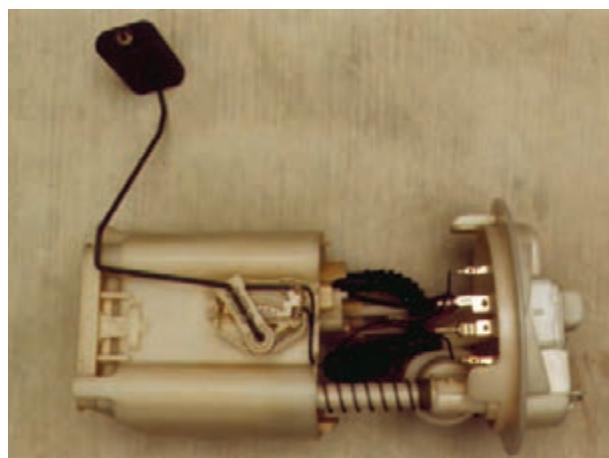

شکل ظاهري پمپ بنzin‌هاي غوطه‌ور در داخل باک با يكديگر متفاوت است. در روی مجموعه‌ی نگه‌دارنده‌ی پمپ بنzin الکتریکی، نشان داده شده در شکل ۸-۱۲، چهار عدد ترمینال قرار دارد که ترمینال‌های با سر سیم کوچک‌تر به نشان‌دهنده‌ی درجه‌ی بنzin و ترمینال‌های با سر سیم بزرگ‌تر به موتور الکتریکی پمپ بنzin متصل‌اند. سیم قمز رنگ مثبت و سیم سیاه رنگ منفی (اتصال بدنه) مدار پمپ است.


شکل ۸-۱۲

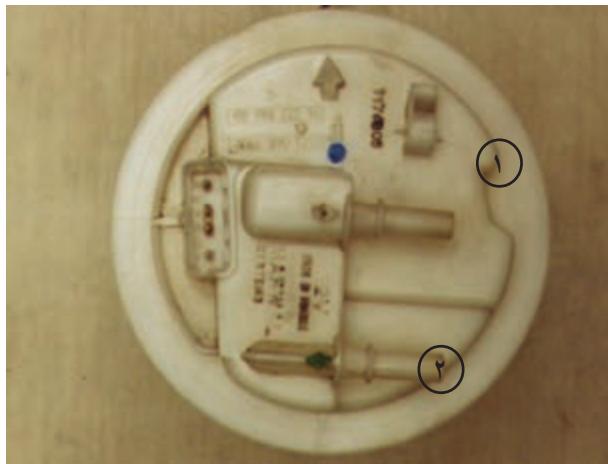

شکل ۸-۱۳


دو عدد لوله روی صفحه‌ی نگهدارنده، محل اتصال شیلنگ‌های رفت و برگشت سوخت به مدار است، که به وسیله‌ی بسته‌ای اتصال شیلنگ‌ها برقرار می‌شود. در شکل ۸-۱۳، لوله‌ی خروجی با شماره‌ی ۱ و لوله‌ی برگشت با شماره‌ی ۲ مشخص شده است.

فیتینگ^۱ یا اتصال لوله‌های سوخت

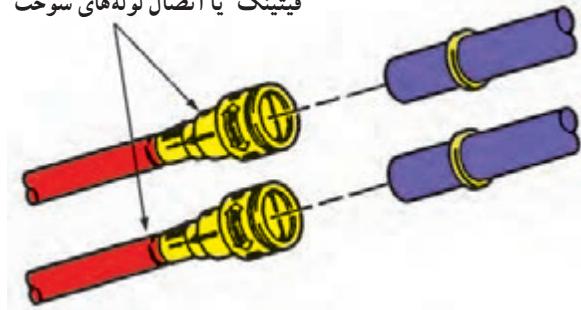

شکل ۸-۱۴

یک نمونه از انواع بست اتصال شیلنگ‌های بنزین استفاده شده در خودروها در شکل ۸-۱۴ دیده می‌شود.

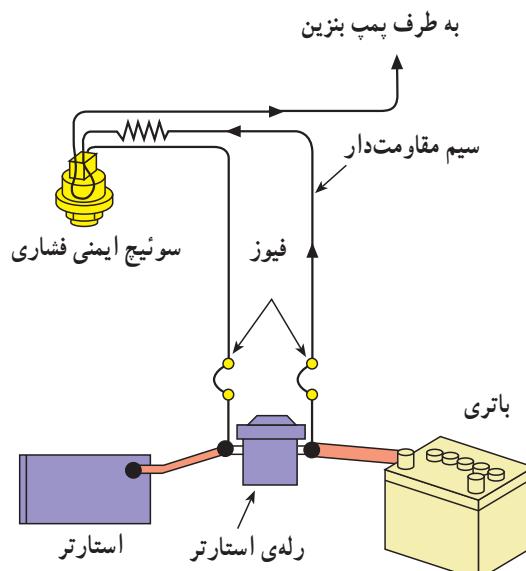


شکل ۸-۱۵

۳-۸-۳ مدار الکتریکی پمپ بنزین


مدار الکتریکی پمپ بنزین در خودروهای مختلف متفاوت است. در بعضی از خودروها که مجهز به کاربراتور هستند دارای یک سوئیچ فشاری‌اند، که به وسیله‌ی فشار روغن موتور کار می‌کند و به طور سری در مدار قرار می‌گیرد و به پمپ وصل می‌شود (شکل ۸-۱۵).

هنگام گردش اولیه‌ی میل لنگ و روشن شدن موتور، جریان از طریق رله اتمات استارتر، فیوز، پلاتین سوئیچ ایمنی فشاری (دهانه‌ی پلاتین بسته است) به موتور پمپ بنزین می‌رسد و با چرخش آرمیچر سوخت مورد نیاز موتور تأمین می‌گردد. با روشن شدن موتور، فشار روغن افزایش می‌یابد و باعث باز شدن کنکات‌های سوئیچ فشاری روغنی می‌شود. در این حالت جریان


مصرفی موتور پمپ بنزین از طریق فیوز و سیم مقاومت دار و سوئیچ فشاری به موتور پمپ می‌رسد.

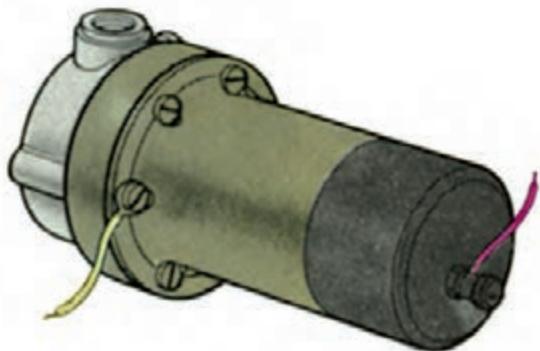

شکل ۸-۱۶

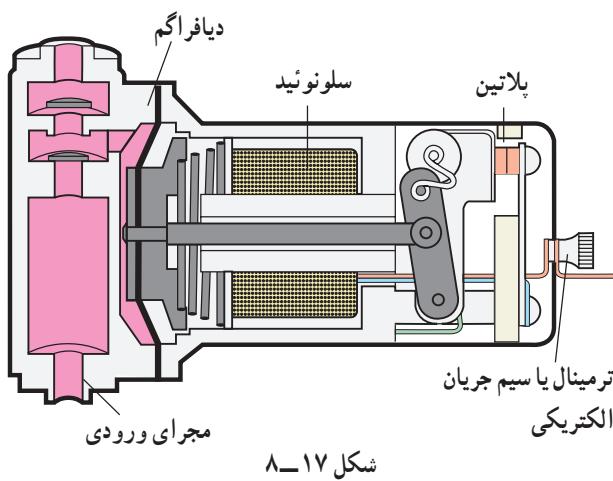

شکل ۸-۱۷

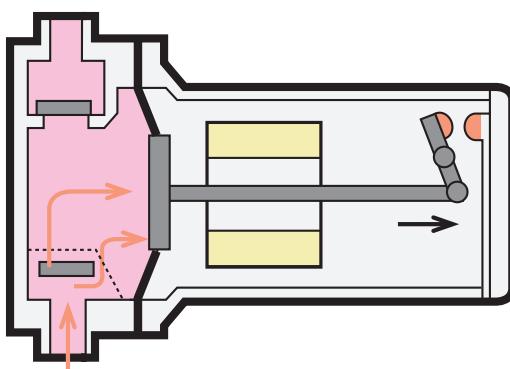

شکل ۸-۱۸

۴-۸- ساختمان و اصول کار پمپ بنزین الکتریکی دیافراگم (شکل ۸-۱۶)

این نوع پمپ بنزین خارج از باک خودرو نصب شده و دارای پوسته، دیافراگم، سیم پیچ (سلونوئید) و پلاتین است. دیافراگم درون پوسته آب بندی شده و به وسیله‌ی اهرم بندی به پلاتین‌ها متصل است (شکل ۸-۱۷). مجرای ورودی و خروجی پمپ بنزین توسط سوپاپ‌های یک طرفه کنترل می‌شود. جابه‌جایی یا حرکت دیافراگم در داخل پمپ بنزین تحت تأثیر دو عامل ایجاد می‌شود :


الف - حوزه‌ی مغناطیسی ایجاد شده در سیم پیچ

ب - نیروی فنر


با باز کردن سوپاپ جرقه و برقرار شدن مدار الکتریکی پمپ بنزین، حوزه‌ی مغناطیسی ایجاد شده در سیم پیچ باعث حرکت دیافراگم در جهت عکس نیروی فنر می‌شود. با این عمل حجم زیر دیافراگم افزایش می‌یابد و سوخت داخل باک با عبور از سوپاپ یک‌طرفه وارد محفظه‌ی زیر دیافراگم می‌گردد (در این حالت سوپاپ یک‌طرفه‌ی خروجی پمپ بسته است).

اهرم بندی متصل به پلاتین‌ها (شکل ۸-۱۸) به گونه‌ای است که حرکت میله‌ی دیافراگم موجب جدا شدن پلاتین‌ها از یکدیگر می‌گردد و مدار الکتریکی پمپ بنزین قطع می‌شود. در این حالت حوزه‌ی مغناطیسی از بین می‌رود و نیروی فنر، دیافراگم را به حالت اولیه‌ی خود بر می‌گرداند. درنتیجه‌ی کاهش حجم زیر دیافراگم، سوخت تحت فشار قرار می‌گیرد و از طریق سوپاپ

یک طرفه‌ی خروجی به مدار ارسال می‌گردد (شکل ۸-۱۹).
برگشت دیافراگم باعث اتصال پلاتین‌ها و ایجاد مرحله‌ی مکش در پمپ می‌شود.

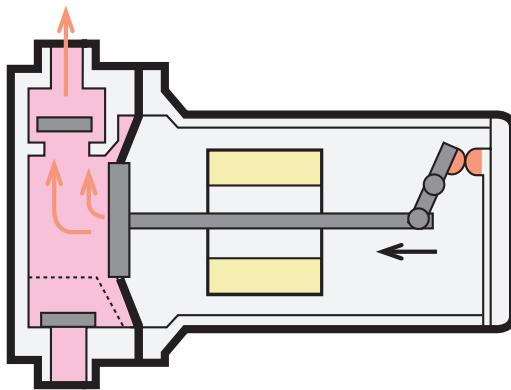

شکل ۸-۱۹

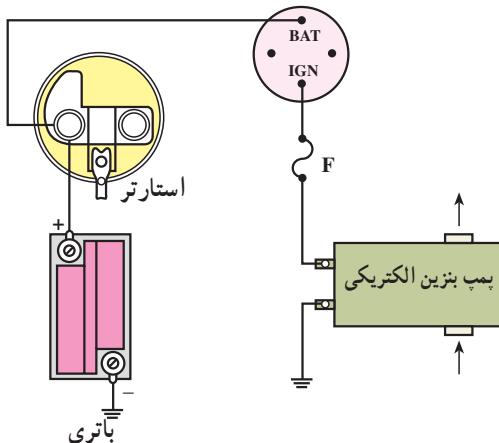

شکل ۸-۲۰

در شکل ۸-۲۰ مدار الکتریکی پمپ بنزین دیده می‌شود.

زمان : $2\frac{1}{4}$ ساعت

۸-۵- دستور العمل پیاده و سوار کردن پمپ بنزین الکتریکی

وسایل لازم:

آچار تخت، پیچ گوشی

در صورتی که پمپ بنزین خارج از باک خودرو نصب شده باشد، برای پیاده کردن آن به ترتیب زیر اقدام کنید:
– کابل اتصال بدنی باتری را جدا کنید (شکل ۸-۲۱).



شکل ۸-۲۱



شکل ۸-۲۲

— در بعضی از خودروها، پمپ بنزین و فیلتر مدار سوخت رسانی به وسیله‌ی یک قاب فلزی حفاظت می‌شود، لذا در این موارد ابتدا باید با باز کردن پیچ‌های نگهدارنده‌ی قاب، آن را از روی شاسی خودرو جدا کنید تا به پمپ بنزین الکتریکی دسترسی داشته باشید (شکل ۸-۲۲).



شکل ۸-۲۳

لوله‌های متصل به پمپ بنزین (شکل ۸-۲۳) عموماً از نوع لاستیکی است، که حالت ارتتجاعی دارد. لذا با قرار دادن گیره‌ی مخصوص در روی لوله‌ی ورودی پمپ بنزین ارتباط سوخت داخل باک با پمپ را قطع کنید.



شکل ۸-۲۴

در صورتی که لوله‌های مدار از نوع فلزی انتخاب شده باشد لازم است، قبل از پیاده کردن پمپ بنزین، سوخت داخل باک را تخلیه کنید و آن را در محل مناسبی قرار دهید. سپس با باز کردن اتصالات الکتریکی، لوله‌های انتقال بنزین و بست اتصال پمپ به بدنه‌ی آن را از روی خودرو جدا کنید.

در شکل ۸-۲۴، پمپ بنزین الکتریکی یک نوع خودرو پس از پیاده کردن آن دیده می‌شود.



شکل ۸-۲۵



شکل ۸-۲۶



۱—لولهی بنزین ۲—اتصالات الکتریکی پمپ بنزین
۳—پوشش‌های حرارتی ۴—تسممهای نگهدارندهی باک

برای خارج کردن پمپ بنزین الکتریکی داخل باک به ترتیب زیر عمل کنید :

- کابل اتصال بدنه‌ی باتری را جدا کنید.
- سوخت داخل باک را در ظرف مناسبی تخلیه کنید

(شکل ۸-۲۵).

هشدار

* با توجه به این که بنزین به سرعت بخار می‌شود و در مجاورت جرقه و شعله، آتش می‌گیرد، در نگهداری از آن اصول ایمنی را به دقت رعایت کنید.

— طراحی باک بعضی از خودروها به گونه‌ای است که برای خارج نمودن پمپ بنزین الکتریکی نیاز به باز کردن باک نیست و می‌توان با باز کردن صفحه‌ی محافظ روی باک (شکل ۸-۲۶)، که در کف صندوق عقب خودرو قرار دارد، به راحتی به لوله‌های انتقال، اتصالات الکتریکی و پمپ بنزین دسترسی پیدا کرد.

— برای خارج نمودن پمپ بنزین الکتریکی در خودروهایی که بدون پیاده کردن باک امکان دسترسی به پمپ بنزین وجود ندارد، ابتدا بالابر مناسبی را در زیر باک قرار دهید (شکل ۸-۲۷). سپس با باز کردن چیز تسممهای نگهدارندهی باک، آن را تا اندازه‌ای پایین بیاورید که جدا کردن اتصالات الکتریکی و لوله‌های متصل به پمپ بنزین امکان‌پذیر شود.



در شکل ۸-۲۸ لوله‌ها و اتصال الکتریکی پمپ بنزین

دیده می‌شود.

شکل ۸-۲۸



– لوله‌های انتقال بنزین و سیم‌های الکتریکی متصل به پمپ را جدا کنید (شکل ۸-۲۹). سپس با احتیاط باک را پایین آورید و در فضای باز قرار دهید.

– با بررسیم اطراف رینگ قفلی ثابت‌کننده پمپ بنزین را تمیز کنید. سپس با مواد شوینده بدنه‌ی باک را شست و شو دهید. دقیق در حین کار آب و مواد تمیزکننده وارد باک نشود.

شکل ۸-۲۹




– اهرم فلزی مناسبی را انتخاب کنید و روی خار رینگ قفلی ثابت‌کننده صفحه‌ی بالایی پمپ بنزین قرار دهید (شکل ۸-۳۰). سپس با وارد نمودن ضربه‌های ملایم به وسیله‌ی چکش پلاستیکی، در جهت عکس حرکت عقره‌های ساعت، رینگ قفلی را از محل خود آزاد کنید.

شکل ۸-۳۰



– مجموعه‌ی پمپ بنزین را با احتیاط از داخل باک خارج کنید. در شکل ۸-۳۱ نحوه‌ی بیرون آوردن پمپ بنزین الکتریکی از داخل باک خودرو دیده می‌شود.

شکل ۸-۳۱

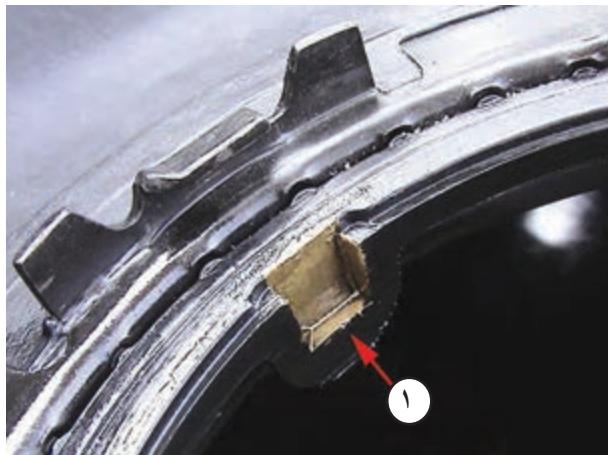

شکل ۸-۳۲

– دو عدد شیار تنظیم موقعیت در محل قرار گرفتن واحد باک در روی باک پیش‌بینی شده است (شکل ۸-۳۲ شماره‌ی ۱)، که هنگام سوار کردن مجموعه‌ی واحد باک، زائدہ‌های روی صفحه‌ی نگهدارنده در داخل شیارها قرار می‌گیرد، و از چرخش آن (مجموعه‌ی واحد باک) نسبت به باک خودرو جلوگیری می‌کند.



شکل ۸-۳۳

در شکل ۸-۳۳ زائدی روی صفحه‌ی نگهدارنده با شماره‌ی (۲) نشان داده شده است.




شکل ۸-۳۴

- واشر لاستیکی آب بندی کننده‌ی روی باک را بررسی کنید و در صورتی که واشر فرسوده شده باشد آن را با واشر نو و با همان مشخصات، تعویض کنید (شکل ۸-۳۴). در موقع سوار کردن واحد باک، واشر نو را به لایه‌ی نازکی از گریس (با پایه غیرنفتی) آغشته کنید.




شکل ۸-۳۵

- سیم‌های متصل به پمپ بنزین و مقاومت متغیر باک با سه رنگ در شکل ۸-۳۵ دیده می‌شوند. سیم سیاه رنگ به ترمینال منفی پمپ الکتریکی، سیم قرمز رنگ به ترمینال ثابت پمپ الکتریکی و سیم زرد رنگ به مقاومت متغیر شناور متصل می‌شود. اتصال سیم‌ها و عایق‌بندی آن‌ها را کنترل کنید.

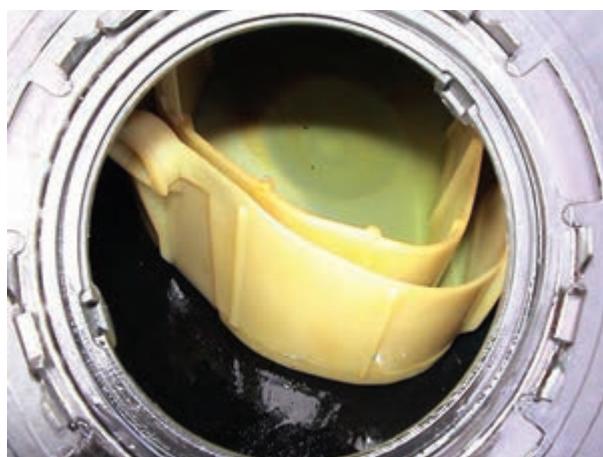


شکل ۸-۳۶

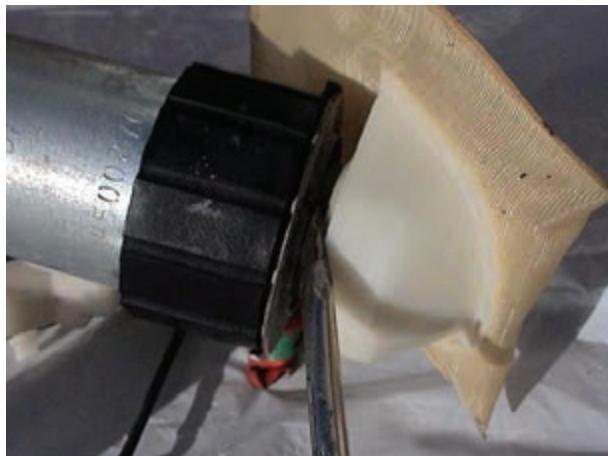- در داخل باک محافظی پلاستیکی قرار دارد که مجموعه در داخل آن قرار می‌گیرد (شکل ۸-۳۶). فرم محافظ به گونه‌ای است که بنزین داخل باک به راحتی از طریق جداره‌ی آن وارد محفظه‌ی میانی می‌گردد و توسط پمپ به مدار سوخت‌رسانی ارسال می‌شود. این محافظ به منظور جلوگیری از ورود مواد تهشین شده‌ی داخل باک خودرو طراحی و نصب شده است.



شکل ۸_۳۷

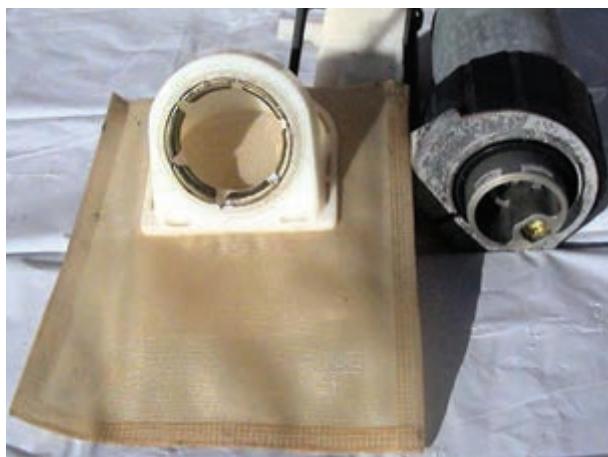– صافی یا فیلتر انتهای پمپ بنزین قابل تعویض است.
آن را از نظر سالم بودن بررسی کنید و در صورت نیاز به تعویض
فیلتر، با اهرم کردن پیچ گوشته دoso (شکل ۸_۳۷)، صافی را
از محل خود خارج کنید.



شکل ۸_۳۸

در شکل ۸_۳۸، صافی (فیلتر) جدا شده از پمپ و پمپ
الکتریکی نشان داده شده است.



شکل ۸_۳۹

– در حالت خالی بودن باک، شناور در موقعیتی قرار
می گیرد که حداقل فاصله را با صافی دارد (شکل ۸_۳۹). لذا
هنگام نصب صافی نو دقت کنید تا همان شرایط قبل از تعویض
ایجاد شود زیرا اشتباه در نصب صافی مانع کار شناور می شود.



شکل ۸-۴۰ وضعیت شناور را پس از تعویض صافی
شان می‌دهد.

شکل ۸-۴۰




- برای بیرون آوردن پمپ الکتریکی، اتصال ترمینال‌های
ثبت و منفی مربوط به موتور الکتریکی پمپ بنزین را با بیرون
کشیدن سرسیم‌ها جدا کنید (شکل ۸-۴۱).

شکل ۸-۴۱



- پمپ الکتریکی از یک طرف به تعدیل کنندهی نوسانات
امواج سوخت^۱ و از طرف دیگر به صافی (فیلتر) متصل است.
ابتدا محل اتصال پمپ و صافی را از داخل حلقه‌ی نگهدارنده
آزاد و سپس تعدیل کنندهی فشار را از لوله‌ی خروجی بنزین جدا
کنید (شکل ۸-۴۲).

شکل ۸-۴۲

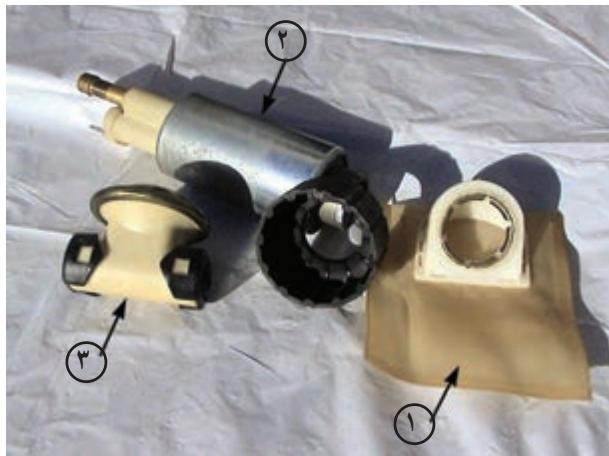

شکل ۸-۴۳

- تعديل کننده ای نوسانات امواج سوخت را از پمپ الکتریکی جدا کنید. در شکل ۸-۴۳، صافی با شماره‌ی (۱) و پمپ بنزین الکتریکی با شماره‌ی (۲) و تعديل کننده ای فشار با شماره‌ی (۳) دیده می‌شوند. مراحل سوار کردن پمپ بنزین الکتریکی عکس مراحل پیاده کردن آن است.

زمان : ۲ ساعت

۶-۸- دستور العمل سیم‌کشی مدار پمپ بنزین الکتریکی

وسایل لازم:

- باتری

- سیم در رنگ‌های مورد نیاز

- سر سیم

- فیوز و جعبه فیوز

- پمپ بنزین برقی

- سوئیچ

سیم‌کشی مدار پمپ بنزین الکتریکی را به ترتیب زیر در تابلوی برق کارگاه اجرا کنید :

- سیم‌های مورد نیاز را آماده و سر سیم‌های مناسب را به

سر قطعه سیم‌ها متصل کنید.


- اتصال سر سیم‌ها را عایق‌بندی کنید.

- مطابق با مدار الکتریکی شکل ۸-۴۴، سیم‌کشی را

اجرا کنید.

- باتری را در مدار قرار دهید و صحبت سیم‌کشی را

مالحظه کنید.

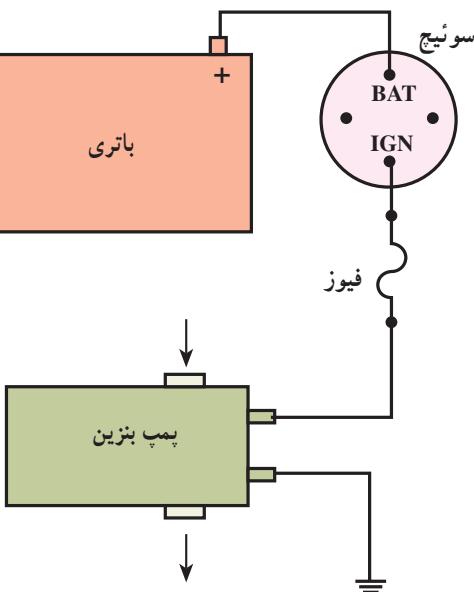

شکل ۸-۴۴

۷-۸- دستور العمل آزمایش و عیب‌یابی مدار الکتریکی پمپ بنزین

وسایل لازم:

- لامپ یا چراغ آزمایش

- مولتی‌متر

- وسایل عایق کاری

برای آزمایش مدار الکتریکی پمپ بنزین به ترتیب زیر عمل

کنید :

- سوکت اتصال سیم‌کشی مدار الکتریکی را از پمپ

بنزین جدا کنید.

- یک سر سیم لامپ آزمایش را به ترمینال مثبت سوکت و سیم دیگر لامپ آزمایش را اتصال بدهه کنید (برای تشخیص سیم مثبت سوکت از کد رنگ سیم‌ها و نقشه‌ی مدار الکتریکی خودرو استفاده کنید). در شکل شماتیک ۸-۴۵ نحوه‌ی آزمایش نشان داده شده است.

سوئیچ اصلی موتور را در وضعیت (on) قرار دهید. روشن


شدن لامپ آزمایش دلیل سالم بودن سیم‌کشی پمپ است.

- برای اندازه‌گیری ولتاژ سیم مثبت سوکت اتصال الکتریکی پمپ بنزین، ابتدا مولتی‌متر را برای اندازه‌گیری ولت تنظیم کنید و سپس سیم مثبت مولتی‌متر را به سیم مثبت سوکت متصل کنید.

- سیم منفی مولتی‌متر (سیاه رنگ) را به ترمینال سیم منفی سوکت وصل کنید.

- سوئیچ اصلی موتور را در وضعیت برقرار شدن مدار الکتریکی پمپ بنزین قرار دهید و مقدار ولتاژ اندازه‌گیری شده را یادداشت کنید. سپس آن را با مقدار ولتاژ توصیه شده در دفترچه راهنمای تعمیرات خودرو مقایسه کنید. در شکل ۸-۴۶ نحوه‌ی اندازه‌گیری ولتاژ مدار الکتریکی پمپ بنزین دیده می‌شود.

- برای آزمایش رله‌ی مدار الکتریکی پمپ بنزین ابتدا محل نصب رله را شناسایی کنید. برای این منظور از نقشه‌ی مدار الکتریکی ارائه شده در دفترچه‌ی راهنمای تعمیرات خودرو استفاده نمایید. رله‌ی مدار الکتریکی پمپ بنزین معمولاً در روی

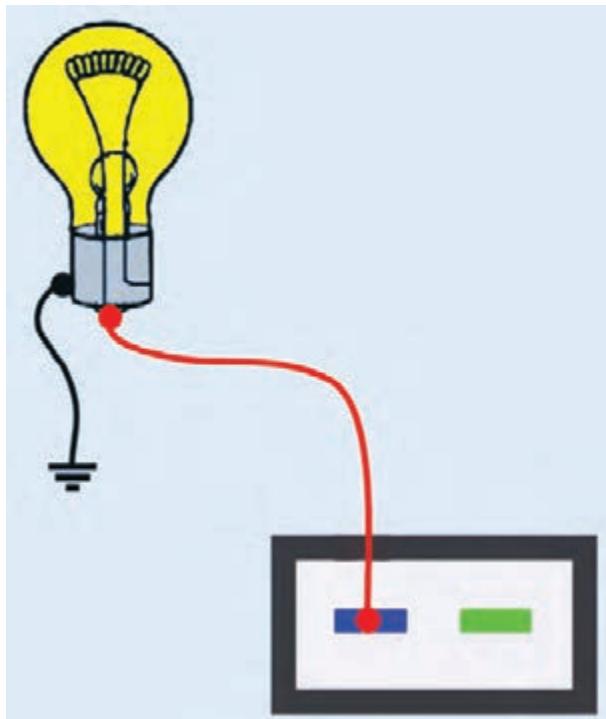

شکل ۸-۴۵ - آزمایش سالم بودن سیم‌کشی




شکل ۸-۴۶ - اندازه‌گیری ولتاژ مدار




بدنه به وسیله‌ی پیچ نصب می‌شود. در شکل ۸-۴۷، رله‌ی پمپ بنزین یک نوع خودرو نشان داده شده است.

شکل ۸-۴۷—رله‌ی مورد استفاده در مدار الکتریکی پمپ بنزین

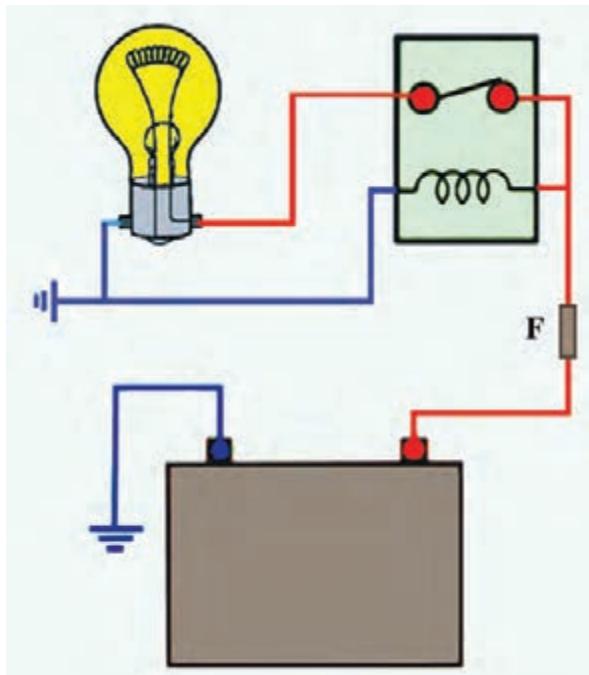

شکل ۸-۴۸—آزمایش رله پمپ بنزین

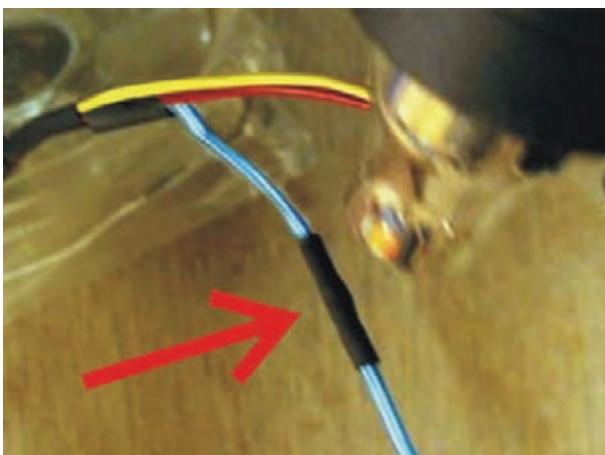

— برای آزمایش سالم بودن رله، اتصال لامپ و رله را به وسیله‌ی سیم رابط فیوزدار با باتری خودرو برقرار سازید. روشن شدن لامپ نشان‌دهنده‌ی سالم بودن رله‌ی پمپ بنزین است. در صورتی که لامپ روشن نشود دلیل معیوب بودن رله است. در این صورت لازم است رله‌ی پمپ بنزین را تعویض کنید. در شکل شماتیک ۸-۴۸، نحوه‌ی برقراری اتصال رله با باتری خودرو و قرار دادن لامپ آزمایش در مدار، به صورت شماتیک نشان داده شده است.

— در صورت قطع بودن سیم مدار الکتریکی و یا آسیب دیدن عایق سیم‌ها، ابتدا دو سر سیم را به یکدیگر لحیم کاری کنید و پس از قرار دادن عایق تیوبی در روی محل اتصال سیم‌ها، با استفاده از دمنده‌ی هوای گرم، عایق را حرارت دهید. انقباض عایق در اثر حرارت باعث پوشش محل اتصال و عایق کاری آن می‌شود. در شکل ۸-۴۹، حرارت دادن عایق دیده می‌شود.

شکل ۸-۴۹—عایق کاری محل اتصال سیم‌های مدار الکتریکی

آزمون پایانی (۸)


۱- وظیفه‌ی پمپ بنزین الکتریکی را توضیح دهید.

۲- پمپ بنزین الکتریکی به چند صورت در مدار سوخت‌رسانی قرار می‌گیرد؟ توضیح دهید.

۳- تفاوت‌های دو نوع پمپ بنزین نشان داده شده در شکل را توضیح دهید.




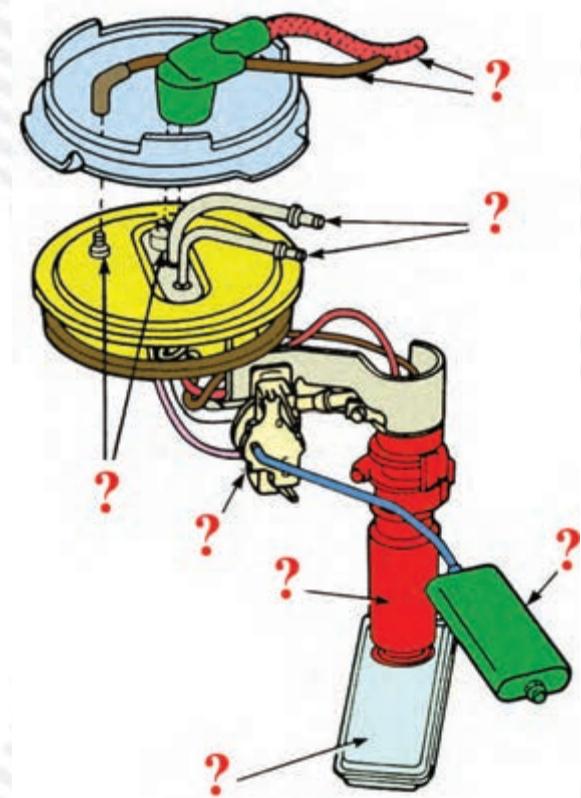۴- قسمت‌های مختلف نشان داده شده در شکل را نام ببرید.






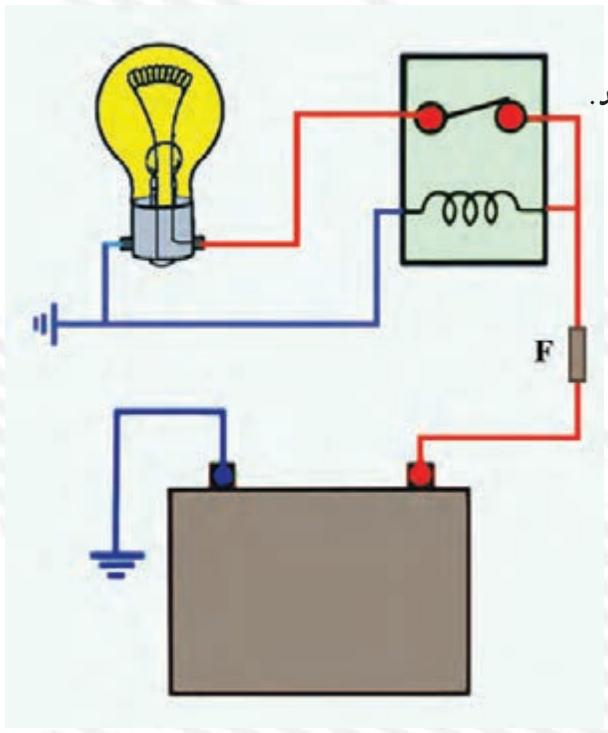۵- قطعه‌ی نشان داده شده در شکل چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ توضیح دهید.



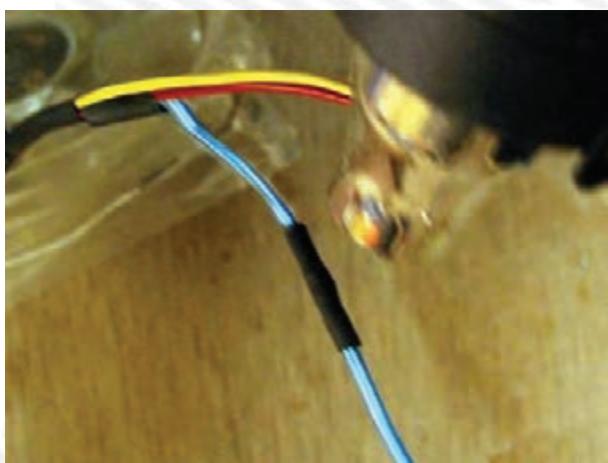۶- طرز کار پمپ بنزین الکتریکی دیافراگمی را در حالت‌های مکش و ارسال سوخت توضیح دهید.
۷- آزمایش نشان داده شده در شکل را توضیح دهید.



۸- شکل مقابل را توضیح دهید.

واحد کار نهم

توانایی پیاده و سوار کردن کویل خودروها

هدف کلی

پیاده و سوار کردن کویل از روی خودرو

هدف‌های رفتاری: از فراگیرنده انتظار می‌رود پس از آموزش این واحد کار بتواند:


- ۱- وظیفه‌ی کویل را در مدار جرقه‌زنی خودرو توضیح دهد؛
- ۲- ساختمان کویل را توضیح دهد؛
- ۳- طرز کار کویل را شرح دهد؛
- ۴- کویل را از روی خودرو پیاده و سوار کند؛
- ۵- کویل را آزمایش و راه‌اندازی کند.

ساعات آموزش

نظری	عملی	جمع
۱	۳	۴

پیش‌آزمون (۹)

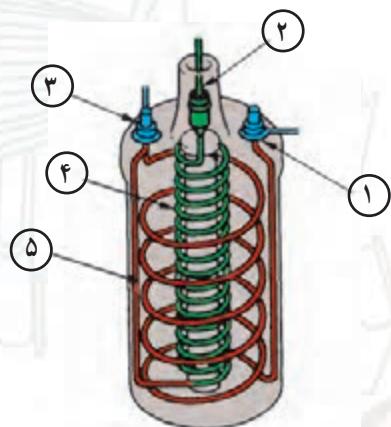۱- در شکل زیر نام اجزای شماره ۱ تا ۵ را روی شکل بنویسید.




۲- در مدار شماتیک جرقه، نام چهار قطعه‌ی شماره گذاری شده را بنویسید.

?_۱

?_۲

?_۳

?_۴

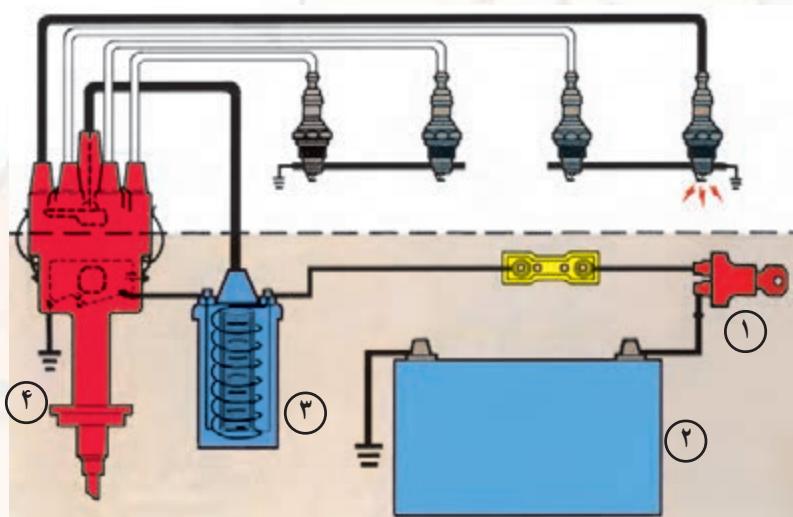

۳- اجزای تشکیل دهنده ساختمان کویل را نام ببرید.

۴- به چه منظور از کویل در مدار جرقه‌زنی خودرو استفاده می‌شود؟


الف - افزایش ولتاژ باتری

ب - افزایش شدت جریان باتری

ج - انتقال برق باتری به شمع‌ها


د - تقسیم ولتاژ بین شمع‌های موتور

۵- نام قطعه‌ی شماره ۱ را بنویسید.

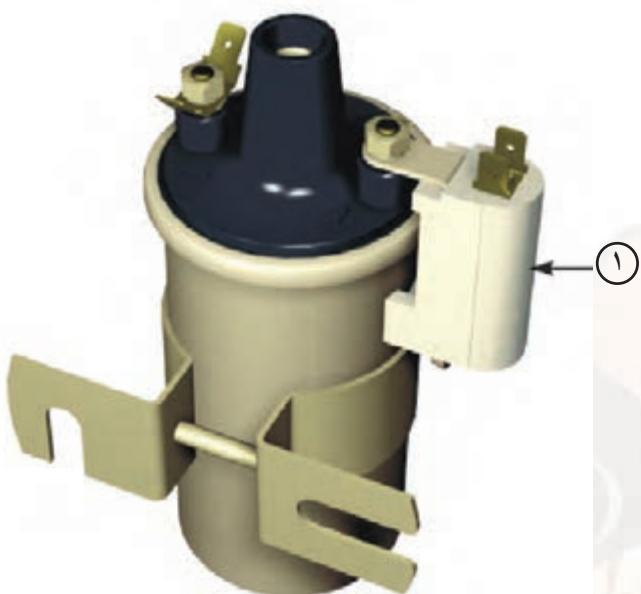


۱-۹-کویل

کویل نوعی ترانسفورماتور افزاینده‌ی ولتاژ است که در مدار جرقه‌زنی خودرو قرار می‌گیرد و ولتاژ ۱۲ ولتی باتری را به حدود ۲۰۰۰۰ تا ۲۴۰۰۰ ولت، بر حسب نیاز و بر مبنای شرایط مختلف از کار موتور، افزایش می‌دهد (شکل ۱-۹).

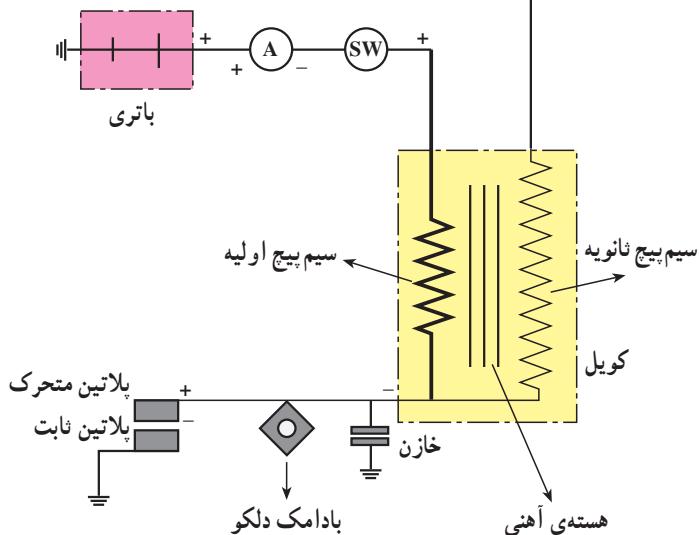

شکل ۱-۹-مدار جرقه

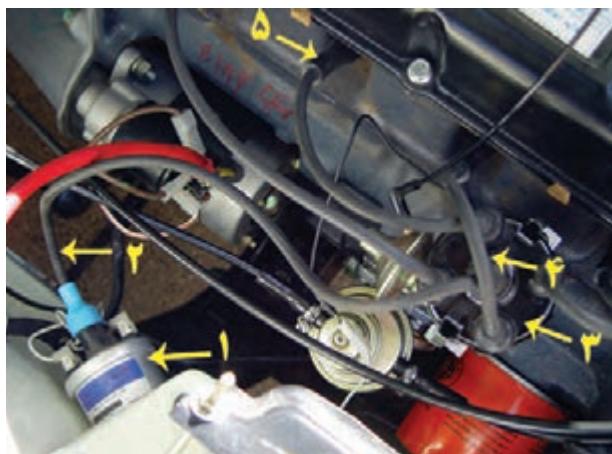

- ۱-کویل
- ۲-وایر کویل به دلکو
- ۳-دلکو
- ۴-وایر شمع ها
- ۵-شماع ها

شکل ۲


ولتاژ در کویل تا اندازه‌ای افزایش می‌یابد که بتواند در الکترودهای شمع ایجاد جرقه کند. لذا «فاصله‌ی دهانه‌ی پلاتین و الکترودهای شمع»، نسبت اختلاط بنزین و هوا و «نسبت تراکم موتور و دمای موتور» از عوامل مؤثر در افزایش ولتاژ جرقه‌اند. در شکل ۲-۹، محل نصب کویل و ارتباط آن با سایر اجزای سیستم جرقه‌زنی نشان داده شده است.

۹-۲ ساختمان کویل

ساختمان کویل^۱ از قسمت های اصلی زیر تشکیل یافته

است :

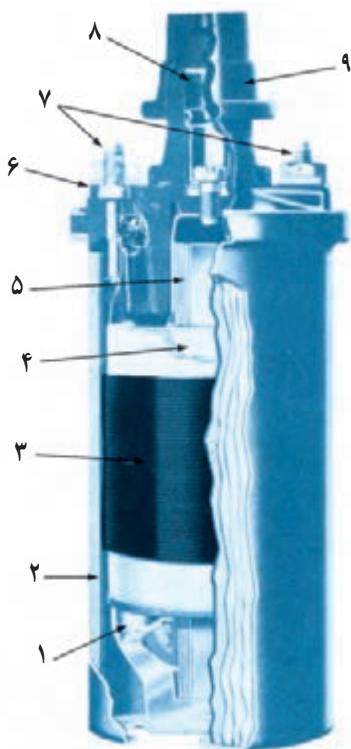- بدنه یا پوسته‌ی کویل
- هسته‌ی کویل
- سیم پیچ اولیه
- سیم پیچ ثانویه
- مقاومت کویل (شکل ۹-۳).



۱-عایق ۲-بدنه‌ی کویل ۳-سیم پیچ اولیه ۴-سیم پیچ ثانویه ۵-هسته
۶-دربوش کویل ۷-ترمینال ورودی و خروجی سیم پیچ اولیه کویل
(ولتاژ بالا) ۸-ترمینال خروجی کویل (ولتاژ پایین) ۹-کلاهک لاستیکی


شکل ۹-۳




شکل ۹-۴

۹-۲-۱ بدنه یا پوسته: بدنه یا پوسته‌ی کویل معمولاً

از فلزاتی مانند آلیاژ آلومینیم و ...، که ضریب انتقال حرارتی بالای دارند، ساخته می‌شود. انتقال حرارت از طریق پوسته‌ی کویل باعث خنک شدن بهتر سیم پیچ‌ها می‌شود و از آسیب دیدن آن‌ها جلوگیری می‌کند. معمولاً در داخل پوسته‌ی کویل روغن مخصوص ریخته می‌شود، که ضمن دارا بودن خاصیت هدایت و انتقال حرارت، عایق الکتریسیته نیز هست و از اتصال کوتاه شدن حلقه‌های سیم پیچ‌ها جلوگیری می‌کند (شکل ۹-۴).

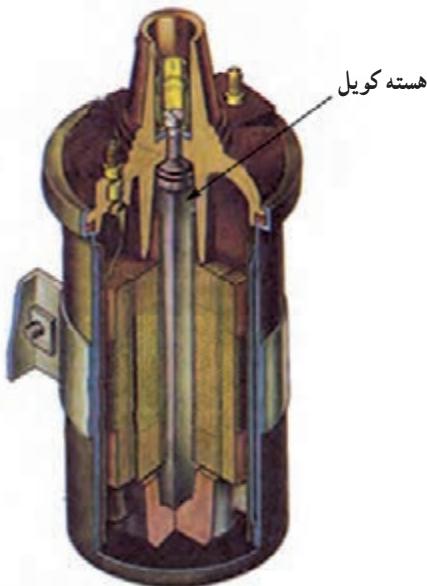

شکل ۹-۵

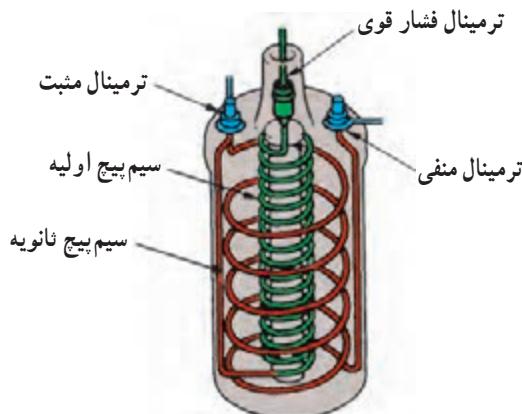

شکل ۹-۶




شکل ۹-۷

۹-۲-۲ - هسته‌ی کویل: هسته‌ی کویل از ورقه‌های فولاد آبیاری مانند آلیاژ فولاد با گرم، سیلیسیم، نیکل و منگنز ساخته می‌شود. ضخامت ورقه‌های هسته بین $5/1$ میلی‌متر انتخاب و ورقه‌ها به وسیله‌ی لاق یا کاغذ نسبت به هم عایق‌بندی می‌شوند. عایق‌کاری ورقه‌ها به منظور جلوگیری از گرم شدن هسته‌ی کویل صورت می‌گیرد (شکل ۹-۵).

۹-۲-۳ - سیم‌پیچ‌های اولیه و ثانویه‌ی کویل: در شکل (۹-۶) سیم‌پیچ اولیه‌ی کویل از 200 الی 300 حلقه سیم به قطر یک میلی‌متر تشکیل شده که دارای عایق لاکی است. سیم‌پیچ ثانویه‌ی کویل نیز دارای 15000 الی 25000 حلقه است، که قطر سیم آن $\frac{1}{10}$ میلی‌متر و با عایق لاکی و لایه‌های کاغذ‌گذاری شده روی هسته قرار می‌گیرد.

۹-۲-۴ - مقاومت کویل: مقاومت کویل عبارت از یک کنترل کننده‌ی حفاظتی است که مقدار جریان (آمپر) مدار اولیه را تنظیم می‌کند تا گرمای ایجاد شده در کویل از حد معینی بالاتر نرود (شکل ۹-۷). مقاومت کویل در مدار اولیه و به صورت سری قرار می‌گیرد.

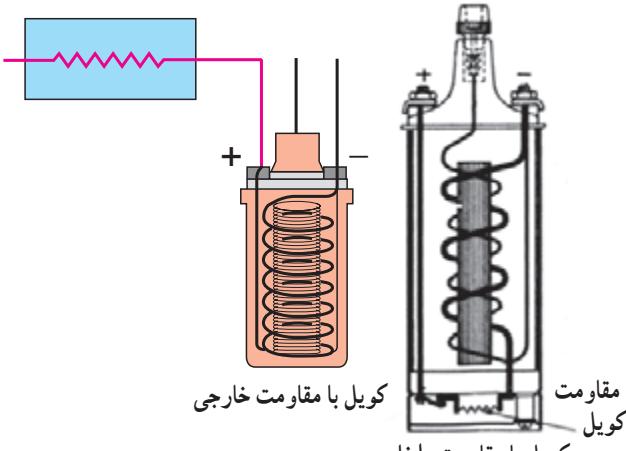

شکل ۹-۸

مقاومت کویل به دو صورت خارجی یا داخلی در مدار اولیه قرار می‌گیرد. در شکل ۹-۸ نحوه قرار گرفتن مقاومت، به دو صورت ذکر شده، دیده می‌شود.



برج وسط کویل (ترمینال فشار قوی)

شکل ۹-۹

۳-۹- ترمینال‌های کویل

کویل دارای سه ترمینال است:

- ترمینال برج وسط کویل (فشار قوی) که به وسیله‌ی واير از طریق در دلکو و زغال مرکزی به چکش برق داخل دلکو متصل است.


- ترمینال ورودی (فشار ضعیف) که با علائم (+), (SW), (+) (15) مشخص می‌شود.

- ترمینال خروجی (فشار ضعیف) که با علائم (CB), (-) (1) و یا شماره‌ی (1) در روی کویل مشخص می‌شود (شکل ۹-۹).


۴-۹- طرز کار کویل

همان‌گونه که گفته شد کویل در مدار سیستم جرقه‌زنی خودرو قرار می‌گیرد و ولتاژ لازم و مورد نیاز را برای زدن جرقه بین الکترودهای شمع موتور تأمین می‌کند.

در حالت باز بودن سوییج جرقه، هنگامی که دهانه‌ی پلاتین‌های دلکو روی هم قرار دارند، جریان الکتریکی با تری از ترمینال ورودی (SW) وارد سیم‌پیچ اولیه می‌گردد و سپس از طریق ترمینال خروجی کویل (CB) و پلاتین دلکو اتصال بدنه می‌شود. عبور جریان الکتریکی از سیم‌پیچ اولیه باعث ایجاد میدان مغناطیسی می‌شود (شکل ۹-۱۰) و هسته‌ی کویل خاصیت آهن‌ربایی پیدا می‌کند.

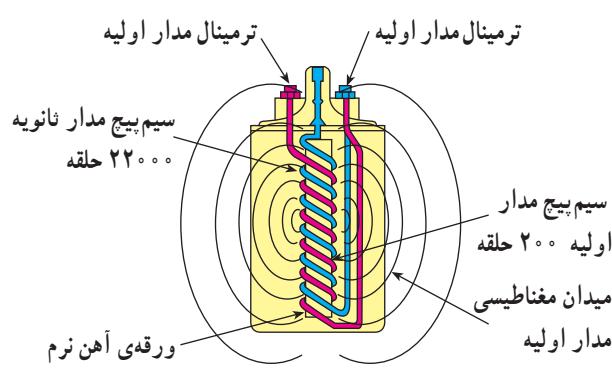


شکل ۹-۱۰

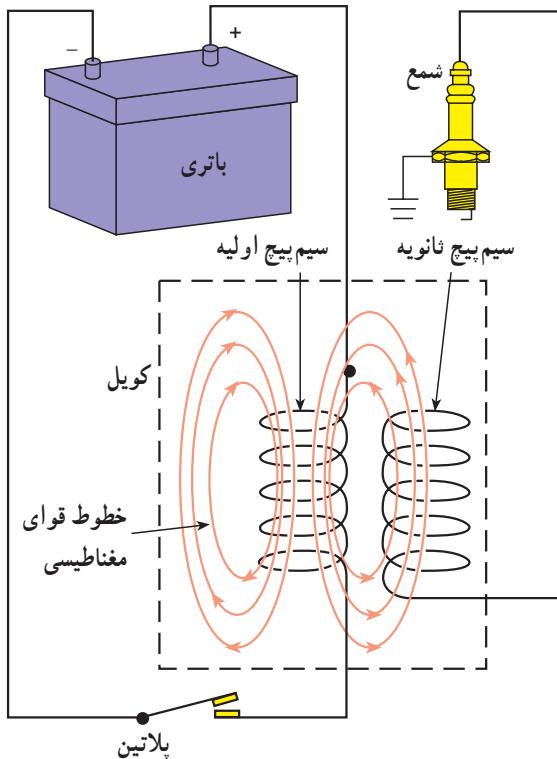


شکل ۹-۱۱

در زمان کار موتور، در لحظه‌ای که دهانه‌ی پلاتین‌ها توسط حرکت میل بادامک‌دار دلکو از یکدیگر جدا می‌شوند (شکل ۹-۱۱)، مدار اوّلیه قطع می‌شود و باعث ریزش میدان مغناطیسی هسته می‌گردد. با ریزش خطوط قوای مغناطیسی، ولتاژ بسیار بالایی در سیم‌پیچ ثانویه کویل القا می‌گردد، که این جریان از طریق وایر ترمینال مرکزی کویل به چکش برق منتقل می‌شود و به شمع می‌رسد.

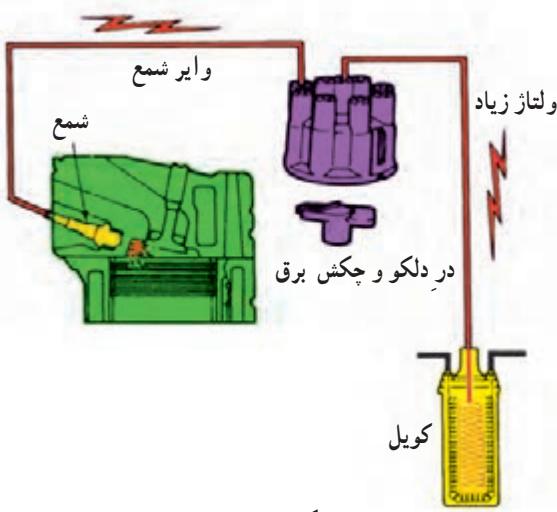

شکل ۹-۱۲


در شکل ۹-۱۲، مسیر انتقال ولتاژ تولید شده به شمع موتور دیده می‌شود.

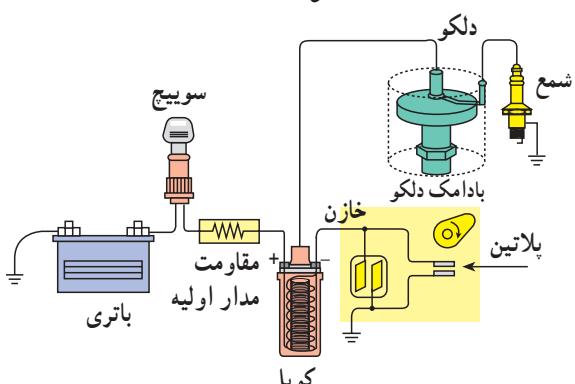


شکل ۹-۱۳

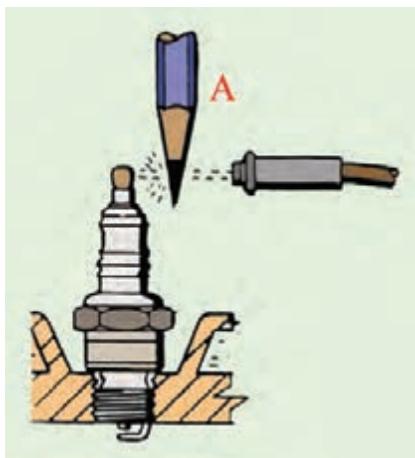۹-۵ پلاریته‌ی کویل

ترمینال ورودی کویل، (SW) یا (+)، به سوییچ جرقه و ترمینال خروجی کویل، (CB) یا (-)، به پلاتین مثبت (پلاتین متحرک) دلکو متصل می‌شود. در این حالت جرقه‌ی ایجاد شده در شمع‌های موتور از الکترود مرکزی به سمت الکترود کناری (پایه‌ی منفی) پرش می‌کند (اتصال صحیح کویل در مدار جرقه، شکل ۹-۱۳). در صورتی که اتصال سیم‌های ورودی و خروجی



الف - پلاریته‌ی صحیح

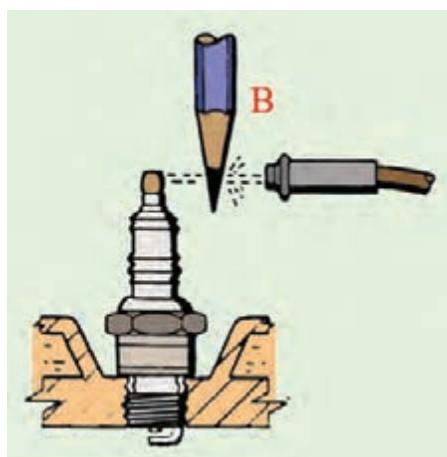

ب - پلاریته‌ی غلط

شکل ۹-۱۴ - آزمایش پلاریته‌ی کویل به وسیله‌ی گرافیت


کویل جابه‌جا بسته شود، جهت جرقه در شمع‌ها از پایه‌ی منفی به سمت الکترود مرکزی خواهد بود. در این شرایط به سبب این که مسیر حرکت ولتاژ قوی کویل از طریق بدنه است، به میزان ۱۵° ۳۰ درصد از قدرت جرقه کاسته می‌شود و لذا کار موتور در حالت‌های سرد بودن موتور، فرسوده بودن شمع‌ها، زیاد بودن فاصله‌ی دهانه شمع‌ها، غنی بودن سوخت و ... مطلوب نخواهد شد.

برای اطمینان از صحیت عمل جرقه یا اتصال صحیح کویل در مدار جرقه به ترتیب زیر عمل کنید:

- وایر یکی از شمع‌ها را جدا کنید و در فاصله‌ی حدود یک سانتی‌متری شمع نگه‌دارید.

- قسمت گرافیتی مداد را در فاصله‌ی ما بین شمع و وایر قرار دهید و موتور را روشن کنید.

- هنگام ایجاد جرقه، به حرکت شعله دقت کنید. اگر شعله از طرف گرافیت مداد به سمت شمع باشد نشانه‌ی پلاریته‌ی صحیح کویل است (شکل ۹-۱۴-الف) ولی در صورتی که شعله از گرافیت مداد به سمت وایر پخش شود نشان دهنده‌ی اتصال غلط کویل در مدار جرقه است (شکل ۹-۱۴-ب).

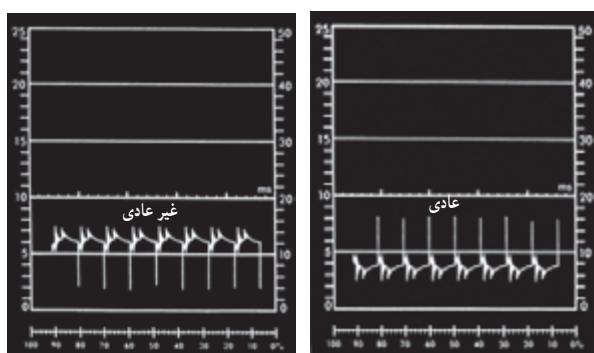

شکل ۹-۱۵

پلاریته‌ی صحیح کویل را می‌توان با دستگاه آزمایش (اسیلیسکوپ) به طور دقیق آزمایش نمود. در شکل ۹-۱۵ موج الگوی مدار ثانویه دیده می‌شود.

زمان : ۱ ساعت

۶-۹- دستورالعمل آزمایش کویل به وسیله‌ی اهم متر

وسایل لازم:

- کویل

- اهم متر



شکل ۹-۱۶

برای آزمایش اتصال بدنه شدن سیم پیچ اولیه‌ی کویل به

ترتیب زیر اقدام کنید (شکل ۹-۱۶).

- سلکتور اهم متر را برای اندازه‌گیری اهم تنظیم کنید.

- سیم مثبت (قرمز رنگ) اهم متر را به ترمینال مثبت (SW)

(کویل وصل کنید.

- سیم منفی (سیاه رنگ) اهم متر را به بدنی کویل متصل

کنید.

- حرکت عقربه‌ی اهم متر نشان‌دهنده اتصال بدنه شدن

سیم پیچ اولیه‌ی کویل است.

برای آزمایش اتصال بدنه شدن سیم پیچ ثانویه‌ی کویل به

ترتیب زیر عمل کنید :

- سلکتور اهم متر را برای اندازه‌گیری اهم تنظیم کنید.

- یکی از سیم‌های اهم متر را به ترمینال خروجی کویل به

دلکوه با علامت (CB) یا (-) مشخص شده است متصل کنید

(شکل ۹-۱۷).

- سیم دیگر اهم متر را به بدنی کویل متصل کنید. (دقت

کنید رنگ روی بدنی کویل مانع اتصال نشود).

- حرکت عقربه‌ی اهم متر نشان‌دهنده اتصال بدنه شدن

سیم پیچ ثانویه‌ی کویل است.

برای آزمایش سالم بودن سیم پیچ ثانویه‌ی کویل به ترتیب

زیر عمل کنید :

- سلکتور اهم متر را برای اندازه‌گیری اهم تنظیم کنید.


- یکی از سیم‌های اهم متر را به سیم خروجی کویل به

دلکوه با علامت (CB) یا (-) مشخص شده است متصل کنید


(شکل ۹-۱۸).

- سیم دیگر اهم متر را به ترمینال برج وسط کویل (محل

اتصال وایر) متصل کنید.

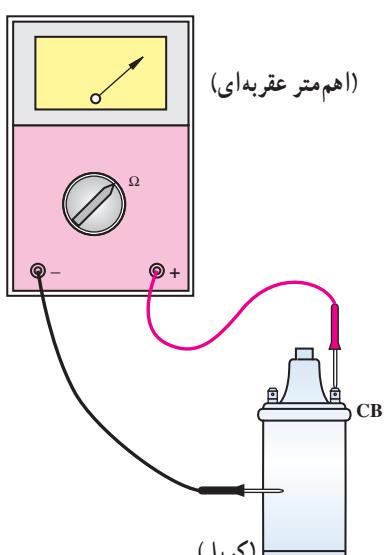

شکل ۹-۱۷

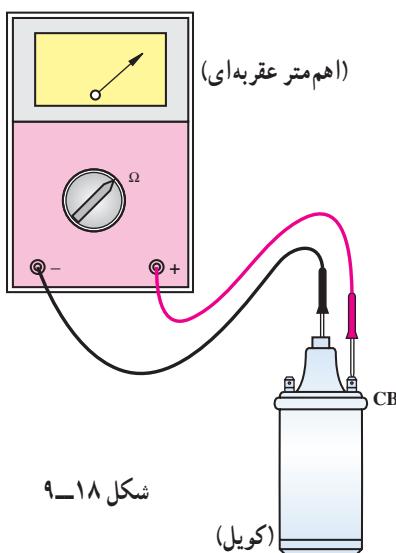

شکل ۹-۱۸

– حرکت عقرهای اهم متر نشان دهنده سالم بودن سیم پیچ ثانویه کویل است.

– در صورتی که عقرهای اهم متر حرکت نکند، علامت آن است که سیم پیچ ثانویه کویل قطع است.

برای آزمایش اتصال کوتاه شدن سیم پیچ اولیه و نیم سوز

بودن آن به ترتیب زیر عمل کنید :

– سیم مثبت و منفی اهم متر را به ترمینال های مثبت و منفی یا (SW) و (CB) کویل متصل کنید.

– مقدار اهم (مقاومت) اندازه گیری شده را با مقدار مقاومت ارائه شده توسط کارخانه سازنده کویل مقایسه کنید.

اگر مقدار مقاومت اندازه گیری شده کمتر باشد نشان دهنده ای اتصال کوتاه سیم پیچ اولیه یا نیم سوز شدن کویل است. در صورتی که اطلاعات کارخانه سازنده کویل را در اختیار ندارید مقدار مقاومت کویل نو با همان مشخصات را اندازه گیری و با مقدار اهم به دست آمده در آزمایش مقایسه کنید.

– در صورتی که عقرهای اهم متر حرکت نکند دلیل قطع بودن سیم پیچ اولیه کویل است.

در شکل ۹-۱۹، نحوه آزمایش کویل دیده می شود.



شکل ۹-۱۹

زمان : ۱ ساعت

۹-۷- دستور العمل آزمایش کویل به وسیله لامپ آزمایش

وسایل لازم:

– باتری


– کویل

– لامپ آزمایش


– سیم رابط

برای آزمایش سیم پیچ اولیه کویل به ترتیب زیر عمل کنید :

– یک سر سیم لامپ آزمایش را به ترمینال مثبت یا (SW) کویل و سر دیگر سیم لامپ را به مثبت باتری متصل کنید (شکل ۹-۲۰).

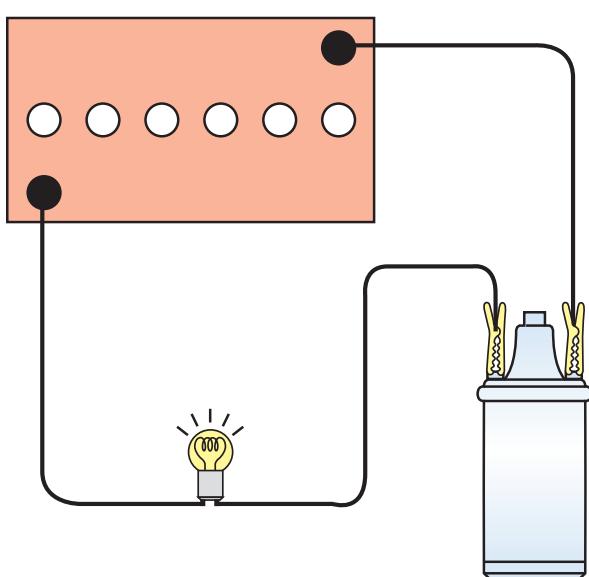

شکل ۹-۲۰

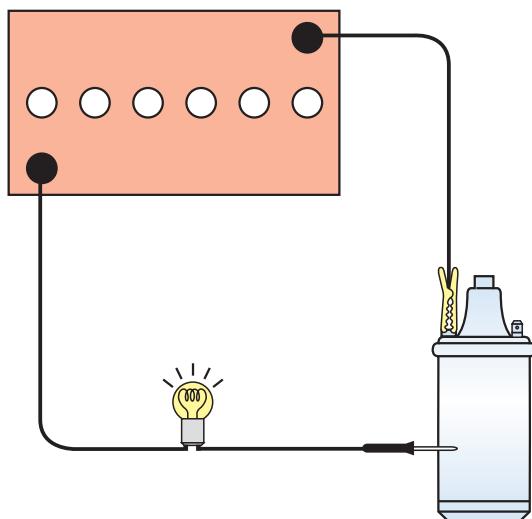


شکل ۹-۲۱

- ترمینال منفی یا (CB) کویل را به وسیله‌ی سیم رابط به ترمینال قطب منفی باتری وصل کنید.
- روشن شدن لامپ دلیل سالم بودن سیم پیچ اولیه‌ی کویل است.


برای آزمایش اتصال بدنه‌ی کویل به ترتیب زیر عمل کنید :

- یک سر سیم لامپ آزمایش را به بدنه‌ی کویل و سر دیگر آن را به ترمینال یکی از قطب‌های باتری متصل کنید.
- به وسیله‌ی سیم رابط اتصال قطب دیگر باتری را با ترمینال مثبت یا منفی کویل، برقرار کنید.
- روشن شدن لامپ دلیل اتصال بدنه‌ی سیم پیچ اولیه‌ی کویل است (شکل ۹-۲۱).

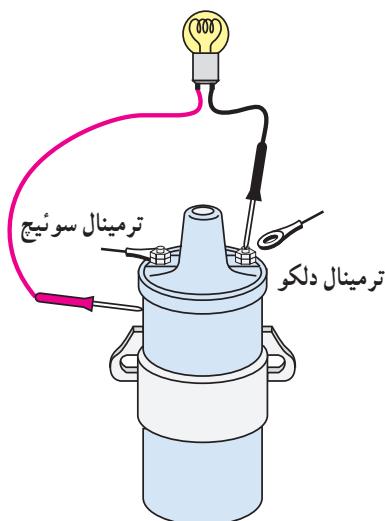

شکل ۹-۲۲

- برای آزمایش اتصال بدنه‌ی سیم پیچ اولیه‌ی کویل در روی خودرو به ترتیب زیر عمل کنید :
- سیم ترمینال کویل به دلکو (CB) یا (-) را جدا کنید.
 - یک سر سیم لامپ آزمایش را به (CB) یا (-) کویل و سر دیگر آن را به بدنه‌ی کویل متصل کنید (شکل ۹-۲۲).
 - سوئیچ جرقه را در حالت روشن قرار دهید.
 - روشن شدن لامپ دلیل اتصال بدنه‌ی سیم پیچ اولیه‌ی کویل است.

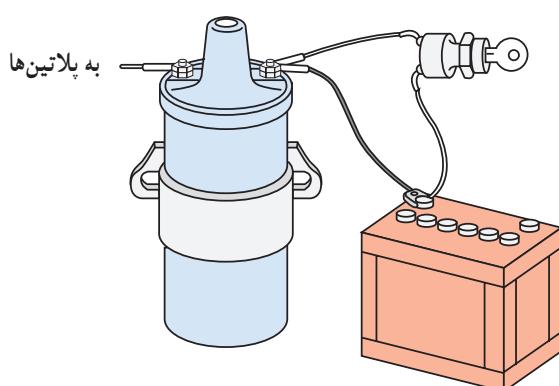

شکل ۹-۲۳

- برای آزمایش مدار الکتریکی باتری به کویل به ترتیب زیر عمل کنید :
- اتصال ترمینال (SW) یا مثبت کویل را جدا کنید.
 - به وسیله‌ی سیم رابط، ترمینال قطب مثبت باتری را به ترمینال (SW) یا مثبت کویل وصل کنید.
 - با روشن نمودن موتور خودرو، صحت کار کویل را بررسی کنید. کار کردن کویل دلیل عیب در مدار سیم کشی سوئیچ به کویل است (شکل ۹-۲۳).

برای آزمایش قدرت جرقه‌ی شمع در مدار فشار قوی کویل به ترتیب زیر اقدام کنید :


– واير کویل به دلکو را از قسمت در دلکو جدا کنید.

– با استفاده از انبر، عایق الکتریکی واير را نزدیک بدنی موتور نگه دارید، به نحوی که فاصله‌ی قسمت فلزی واير با بدن در حدود ۱۰ میلی‌متر باشد. دقت کنید محل انتخاب شده فاقد رنگ و عایق باشد.

– سوئیچ اصلی موتور را در وضعیت روشن قرار دهید و استارت بزنید.

– پوش جرقه‌ی آبی یا بنفس رنگ از واير اصلی به بدن نشان‌دهنده‌ی سالم بودن کویل و سیم‌پیچ ثانویه است (شکل ۹-۲۴).

– پوش جرقه‌ی قرمز یا زرد رنگ از واير اصلی به بدن دلیل ضعیف بودن و یا نیمسوز شدن کویل است.

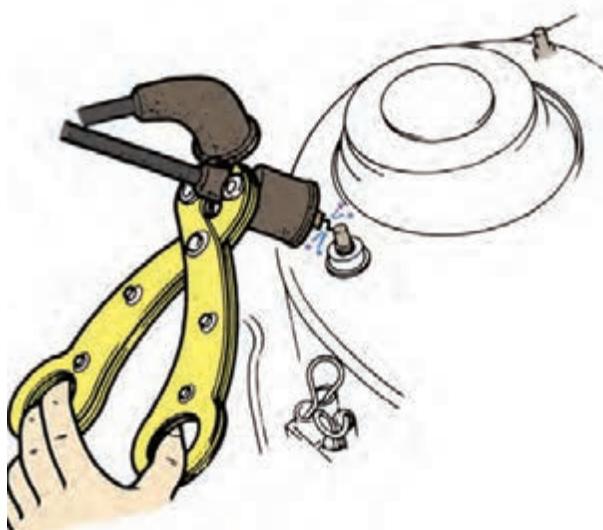

شکل ۹-۲۴

زمان : ۱ ساعت




شکل ۹-۲۵

۸-۹- دستور العمل پیاده و سوار کردن کویل

برای پیاده کردن کویل از روی خودرو به ترتیب زیر اقدام کنید :

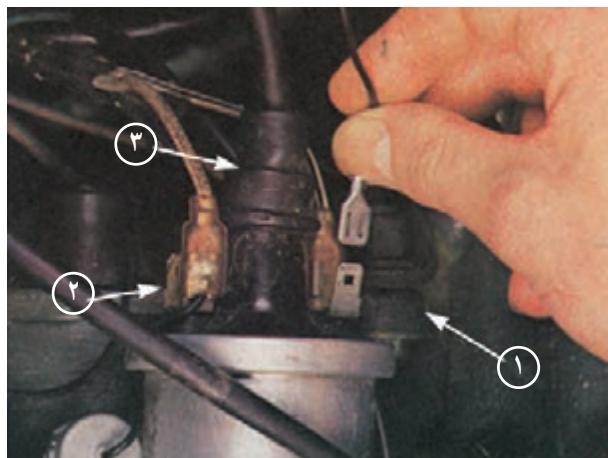– اتصال کابل ترمینال قطب منفی باتری را جدا کنید (شکل ۹-۲۵).



شکل ۹_۲۶

- ترمینال (CB) یا (-) کویل را جدا کنید (شکل ۹_۲۶، شماره ۱).
- ترمینال (SW) یا (+) کویل را جدا کنید (شکل ۹_۲۶، شماره ۲).
- واير کویل به دلکو را جدا کنید (شکل ۹_۲۶، شماره ۳).



شکل ۹_۲۷

- کویل به وسیله‌ی بست مخصوص به بدن‌هی خودرو متصل است. در شکل ۹_۲۷ یک نوع از بست کویل دیده می‌شود.



شکل ۹_۲۸

- پیچ یا مهره‌ی اتصال بست به بدن‌هی خودرو را باز و کویل را از روی بدن جدا کنید.
- در شکل ۹_۲۸ پیچ و مهره‌ی اتصال کویل به بدن نشان داده شده است.
- برای سوار کردن کویل عکس مراحل پیاده کردن آن عمل کنید.

۹-۹- اصول نگهداری از کویل

- از برقراری اتصال صحیح سر سیم‌های ورودی و خروجی کویل به ترمینال (SW) و (CB) کویل اطمینان حاصل کنید.

- از برقراری اتصال صحیح سر واير فشار قوی با ترمینال وسط کویل اطمینان حاصل کنید.

- کلاهک لاستیکی گردگیر سر واير فشار قوی باید در محل خود به خوبی نصب گردد تا از نفوذ رطوبت و مواد خارجی جلوگیری شود (شکل ۹-۲۹).

- ایجاد رسوب و تمیز نبودن محل اتصال سر واير و ترمینال خروجی فشار قوی کویل از انتقال ولتاژ مورد نیاز شمع‌ها جلوگیری می‌کند. بنابراین، بایستی در صورت لزوم با وسائل پاک‌کننده تمیز شود.

- نحوه قرارگرفتن کویل در خودروهای مختلف به صورت عمودی، افقی، مایل و واژگون است(شکل ۹-۳۰).


- در شکل ۹-۳۰-الف خودروی نشان داده شده که کویل آن به صورت افقی نصب گردیده است.



شکل ۹-۲۹



(الف)

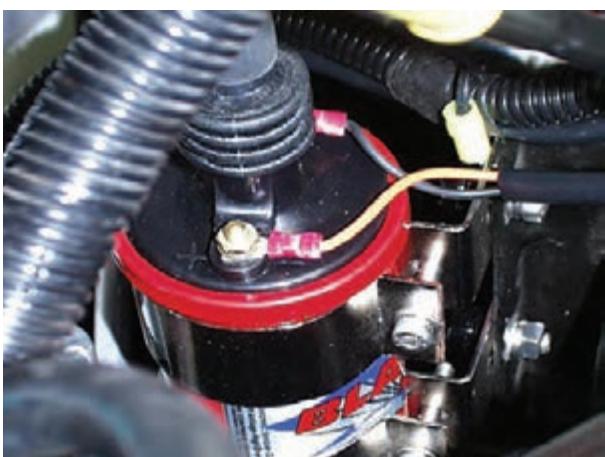

(ب)

- در خودروی نشان داده شده (شکل ۹-۳۰-ب) کویل به صورت قائم نصب شده است.

– شکل (۹-۳۰-ج) نصب کویل به صورت مایل را در یک نوع خودرو نشان می‌دهد.



(ج)



(د)

شکل ۹-۳۰

– در شکل (۹-۳۰-د)، نوعی خودرو دیده می‌شود که کویل آن به صورت واژگون و مایل نصب گردیده است.

تذکر:

هنگام تعویض کویل، توصیه‌های کارخانه‌ی سازنده را رعایت کنید و محل نصب کویل را به دلخواه تغییر ندهید.

آزمون پایانی (۹)

۱- وظیفه کویل را توضیح دهید.

۲- قسمت‌های مختلف ساختمان کویل را نام ببرید.



۳- مقاومت کویل به چه منظوری طراحی می‌شود و به چند روش در مدار کویل قرار می‌گیرد؟

۴- علائم اختصاری ترمینال‌های کویل را نام ببرید.

۵- در شکل زیر کدام آزمایش کویل اجرا می‌شود؟ نحوه آزمایش را توضیح دهید.



۶- با کدام آزمایش می‌توان نیمسوز بودن کویل را تشخیص داد؟

۷- پرش جرقه‌ی آبی رنگ ما بین الکترودهای شمع تسانده‌های کدام وضعیت کویل است؟

ب- قطع مدار اولیه

الف- نیمسوز بودن کویل

د- سالم بودن کویل

ج- سوختن کویل

۸- به چه منظور در داخل کویل روغن می‌ریزند؟

الف- انتقال حرارت


ب- افزایش ولتاژ

د- عایق نمودن بدنی کویل

ج- کاهش ولتاژ

۹- اصول نگهداری از کویل را توضیح دهید.

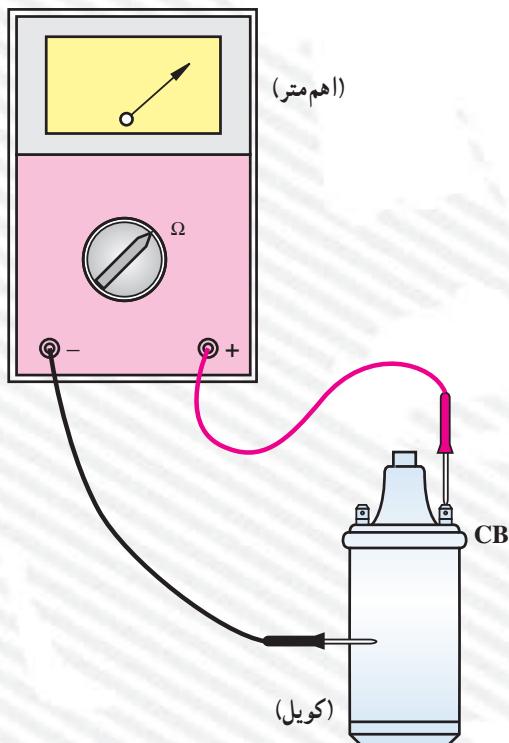۱۰- نتیجه‌ی آزمایش شکل زیر را توضیح دهید.






۱۱- در شکل زیر چه آزمایشی اجرا می‌شود؟ نحوه‌ی آزمایش را توضیح دهید.



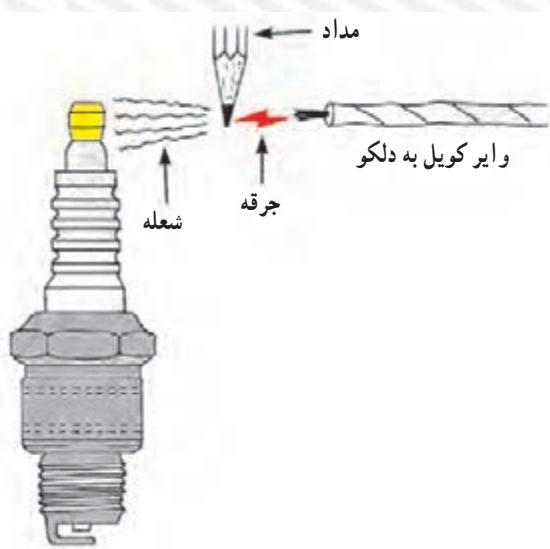۱۲- آزمایش نشان داده شده در شکل را توضیح دهید.



واحد کار دهم

توانایی پیاده و سوار کردن و عیب یابی انواع دلکو خودروها

هدف کلی

پیاده و سوار کردن دلکو و عیب یابی آن

هدف‌های رفتاری: از فرآگیرنده انتظار می‌رود پس از آموزش این واحد کار بتواند:

- ۱- دلکو و کاربرد آن را توضیح دهد.
- ۲- وظیفه‌ی دلکو در سیستم جرقه‌زنی را توضیح دهد.
- ۳- دلکوهای الکترونیکی را توضیح دهد.
- ۴- پلاتین و خازن دلکو را عیب‌یابی و تعویض کند.
- ۵- دلکو را از روی خودرو پیاده و سوار کند.
- ۶- پلاتین دلکو را تنظیم کنند.
- ۷- دلکو را نصب و راه‌اندازی کند.

ساعت آموزش		
جمع	عملی	نظری
۱۶	۱۲	۴

پیشآزمون (۱۰)

۱- اجزای نشان داده شده در شکل را نام ببرید.

- ?_۱
- ?_۲
- ?_۳
- ?_۴
- ?_۵
- ?_۶
- ?_۷



۲- نام و وظیفه‌ی قطعه‌ی نشان داده شده در شکل را توضیح دهید.



۳- شکل زیر چه قطعه‌ای را نشان می‌دهد؟

- الف - خازن
- ب - پلاتین
- ج - چکش برق
- د - بادامک




۴- عامل باز و بسته شدن پلاتین چیست؟

- الف - فنر پلاتین
- ب - حرکت صفحه‌ی دلکو
- ج - بادامک روی میل دلکو
- د - بادامک میل دلکو و فنر پلاتین


۵- در شکل کدام مکانیزم دلکو نشان داده شده است؟ عملکرد آن را توضیح دهید.



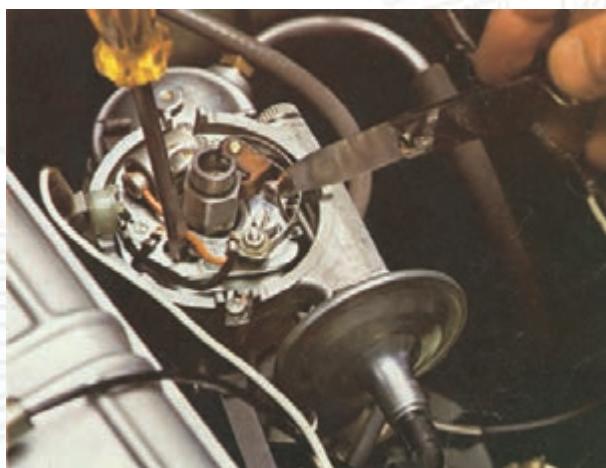
۶- در شکل زیر چه کاری دارد صورت می‌گیرد؟ توضیح دهید.



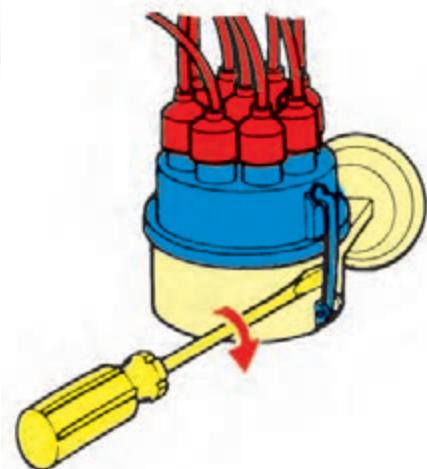
۷- آنچه را که از شکل زیر دریافت می‌کنید توضیح دهید.



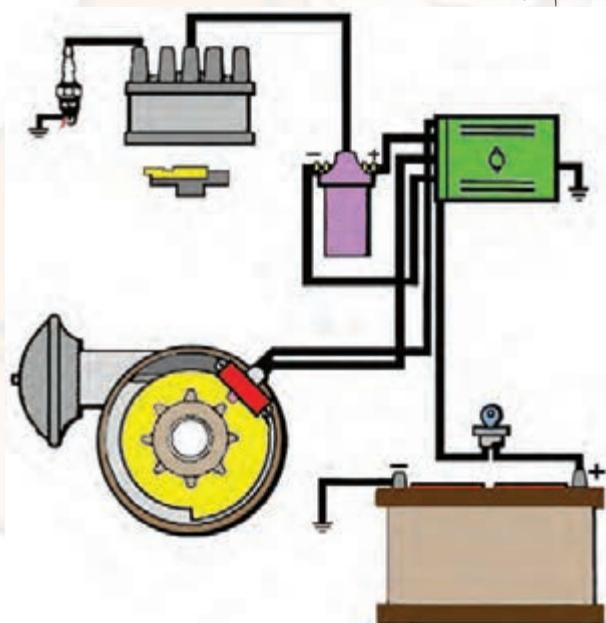
۸- در مدار شماتیک نشان داده شده، قطعات آن را نام ببرید.



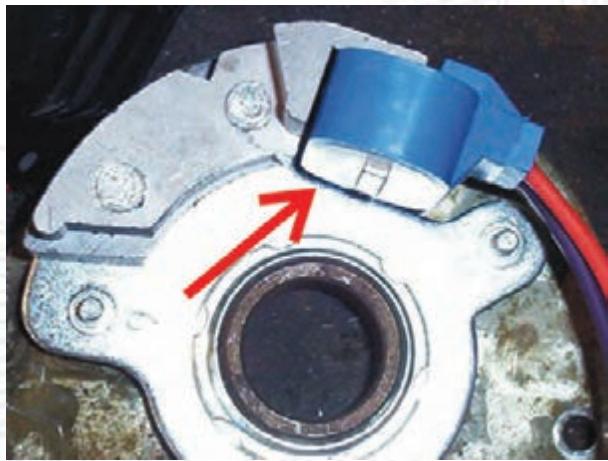۹- در شکل، چه قسمتی از دلکوی الکترونیکی نشان داده شده است؟ عملکرد آن را توضیح دهید.



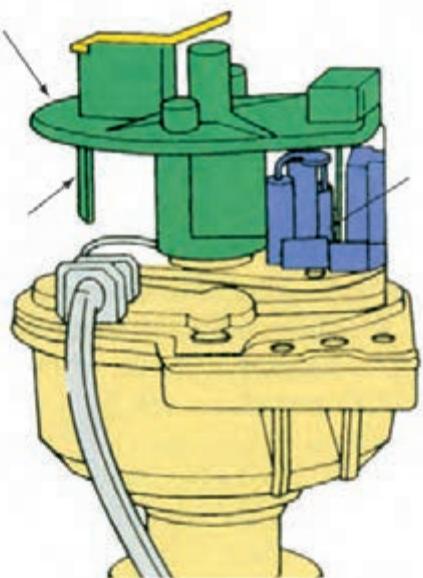۱۰- در شکل شماتیک، مقابله چه نوع دلکوی الکترونیکی نشان داده شده است.



۱-۱۰- دلکو

- دلکو در مدار سیستم جرقه‌زنی خودرو قرار می‌گیرد و
وظایف زیر را برعهده دارد :
- قطع و وصل مدار اولیه‌ی کویل ؛
 - توزیع ولتاژ فشار قوی کویل در بین شمع‌ها، بر حسب
ترتیب احتراق موتور ؛
 - تنظیم خودکار پیش جرقه (آوانس) متناسب با دور
موتور.




شکل ۱-۱۰

در شکل ۱-۱۰، یک نوع دلکو مورد استفاده در
خودروهای سواری دیده می‌شود.



شکل ۱-۲

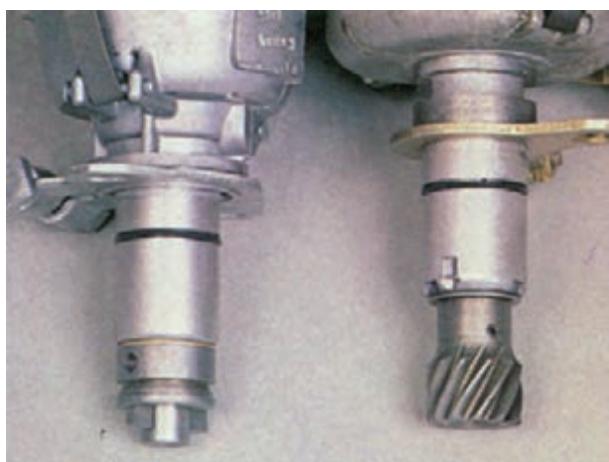دلکو در بلوکه‌ی سیلندر موتور قرار می‌گیرد و حرکت
خود را از میل بادامک موتور اخذ می‌کند . در شکل ۱-۲،
دلکوی یک نوع خودرو و محل نصب آن با فلش نشان داده شده
است.



(الف)

(ب)

شکل ۳-۱۰

محور دلکو (میل دلکو) به وسیله‌ی چرخ‌دنده‌ی روی میل
بادامک (میل سوپاپ) موتور به دو طریق به چرخش در می‌آید.
در نوعی از خودروها چرخ‌دنده‌ی روی میل سوپاپ با چرخ‌دنده‌ی
روی محور پمپ روغن در گیر می‌شود و حرکت محور پمپ روغن
به وسیله‌ی کوپلینگ به محور میل دلکو منتقل می‌گردد (شکل
۳-۱۰-الف). در بعضی دیگر از خودروها چرخ‌دنده‌ی متحرک
به دلیل طراحی شدن بر روی محور دلکو، مستقیماً با چرخ‌دنده‌ی
روی میل سوپاپ در گیر می‌شود (شکل ۳-۱۰-ب).

۲-۱۰- ساختمان دلکو



شکل ۴-۱۰- در دلکو

دلکو از قسمت‌های مختلف زیر تشکیل یافته است :

۱-۲-۱- در دلکو: در دلکو از کائوچو یا ماده‌ای مصنوعی که عایق الکتریسیته است ساخته می‌شود. در دلکو یک ترمینال مرکزی ورودی (برجک وسط در دلکو) و به تعداد سیلندرهای موتور نیز ترمینال‌های خروجی دارد (شکل ۴-۱۰) و به وسیله‌ی مجموعه‌ی واپرها به کویل، از طریق ترمینال مرکزی و شمع‌های موتور، از طریق ترمینال‌های کناری تعبیه شده در روی در دلکو متصل می‌شود. ترمینال مرکزی به وسیله‌ی یک قطعه‌ی گرافیتی و فر با قسمت فلزی چکش برق در تماس است. در دلکو به وسیله‌ی دو عدد بست فنری به بدنه ثابت می‌شود.



شکل ۵-۱۰

در شکل ۵-۱۰، نمای داخلی در دلکوی یک موتور چهار سیلندر دیده می‌شود که در آن ترمینال‌های کناری و ترمینال مرکزی با فلش نشان داده شده است :


- ۱- پایه‌ی برجک شمع‌های ترمینال‌های جرقه (کنتاکت کناری در دلکو)
- ۲- قطعه‌ی گرافیتی برجک مرکزی (زغال مرکزی)



شکل ۶-۱۰- چکش برق

۲-۱۱- چکش برق: چکش برق در قسمت بالای


بادامک میل دلکو قرار می‌گیرد و در حین چرخش، ارتباط بین ترمینال مرکزی (ورودی ولتاژ فشار قوی کویل) با ترمینال‌های خروجی دلکو را برقرار می‌سازد. در شکل ۶-۱۰، چکش برق نصب شده در روی میل دلکوی یک نوع خودرو نشان داده شده است.

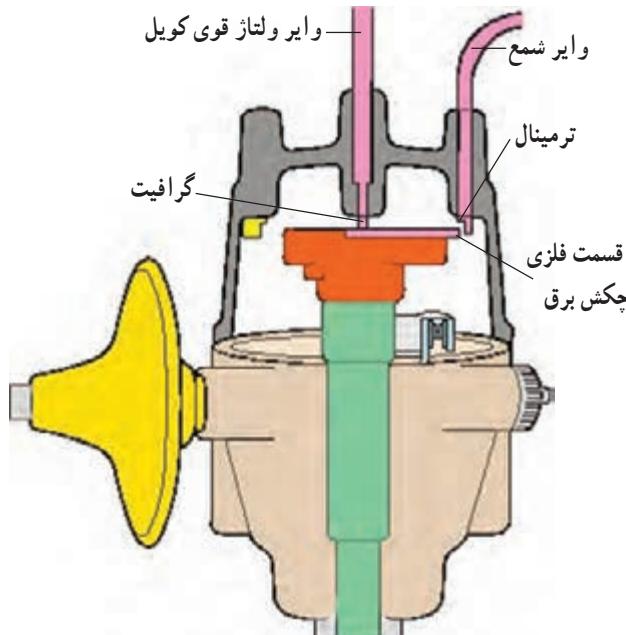

شكل ۱۰-۷



شكل ۱۰-۸

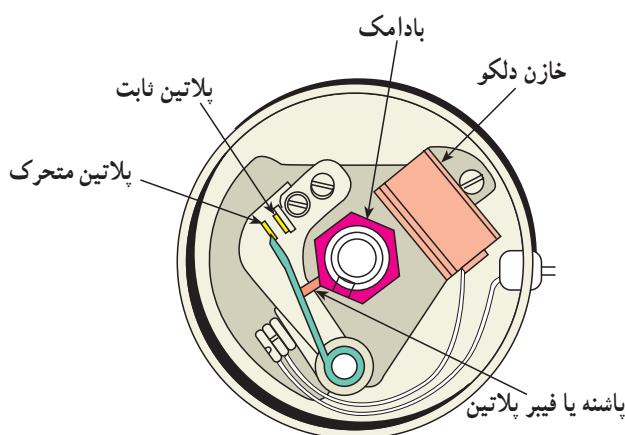


شكل ۱۰-۹

ولتاژ فشار قوی (مدار ثانویه) از طریق وایر اصلی کویل به دلکو و از مسیر زغال دلکو، فلز هادی روی چکش برق، ترمینال کناری روی در دلکو و وایر شمع به شمع موتور منتقل می شود. در شکل شماتیک ۱۰-۷، نحوه ارتباط و توزیع ولتاژ فشار قوی به وایر شمع دیده می شود. در بعضی از چکش برق ها، فلاش حک شده روی چکش جهت حرکت و دوران چکش برق را نشان می دهد.

۱۰-۲-۳ پلاتین: پلاتین دلکو از دو قسمت ثابت و متحرک تشکیل شده است. پلاتین ثابت به وسیله‌ی پیچ، روی صفحه‌ی دلکو بسته می شود و پلاتین متحرک، که نسبت به بدنه‌ی دلکو عایق شده است، به وسیله‌ی نیروی فنر تیغه‌ای روی پلاتین ثابت قرار می گیرد در شکل ۱۰-۸، پلاتین دلکوی یک نوع خودرو نشان داده شده که در آن پلاتین ثابت با شماره‌ی (۱)، پلاتین متحرک با شماره‌ی (۲)، پاشنه‌ی پلاتین یا فیبری با شماره‌ی (۳) و فنر تیغه‌ای پلاتین با شماره‌ی (۴) مشخص گردیده است.

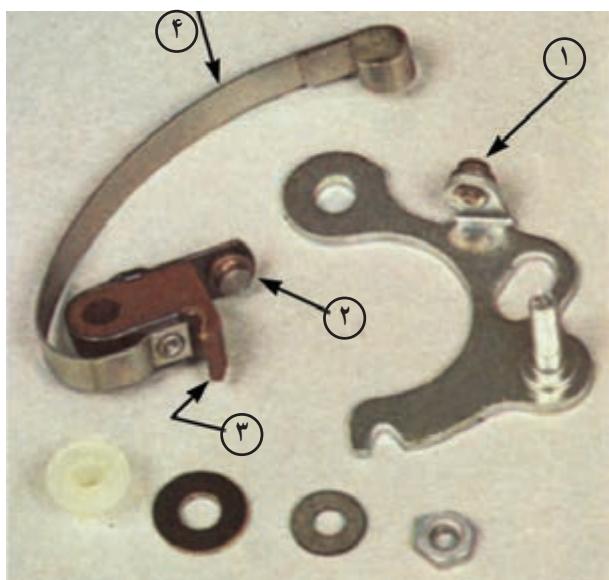جدا شدن پلاتین متحرک از پلاتین ثابت از لحظه‌ی تماس بادامک میل دلکو با فیبر متصل به فنر پلاتین آغاز می شود. جدا شدن پلاتین ها از یکدیگر باعث قطع مدار سیم پیچ اولیه‌ی کویل می شود. در شکل ۱۰-۹، باز شدن دهانه‌ی پلاتین توسط بادامک دلکو دیده می شود.



جزای جدا شده‌ی یک نوع پلاتین در شکل ۱۰-۱۰ دیده می‌شود.


۱- پلاتین ثابت

۲- پلاتین متحرک

۳- پاشنه یا فیبری پلاتین

۴- فنر

شکل ۱۰-۱۰

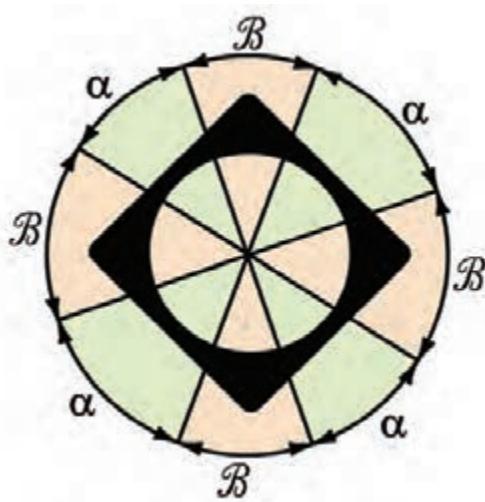


α - زاویه‌ی داول یا نشست (بسته بودن پلاتین)

β - زاویه‌ی باز بودن دهانه پلاتین

شکل ۱۰-۱۱-۱- زاویه‌ی داول در موتورهای چهار سیلندر

- زاویه‌ی نشست پلاتین (زاویه‌ی داول):

زاویه‌ی نشست پلاتین، که آن را زاویه‌ی سکون نیز می‌نامند، عبارت است از مقدار زاویه‌ای از بادامک دلکو که در طول آن پلاتین متحرک روی پلاتین ثابت قرار گرفته و دهانه‌ی پلاتین‌ها بسته است (شکل‌های ۱۰-۱۱ و ۱۰-۱۲). زاویه‌ی داول در حدود 6% زاویه‌ی کل مربوط به هر سیلندر موتور است. در یک موتور چهار سیلندر یک دور گردش بادامک چهار مرتبه دهانه‌ی پلاتین را باز و بسته می‌کند (90° درجه برای هر سیلندر)، که مقدار α (زاویه‌ی داول) برابر 54° درجه و مقدار زاویه‌ی باز بودن دهانه‌ی پلاتین 36° درجه خواهد بود.

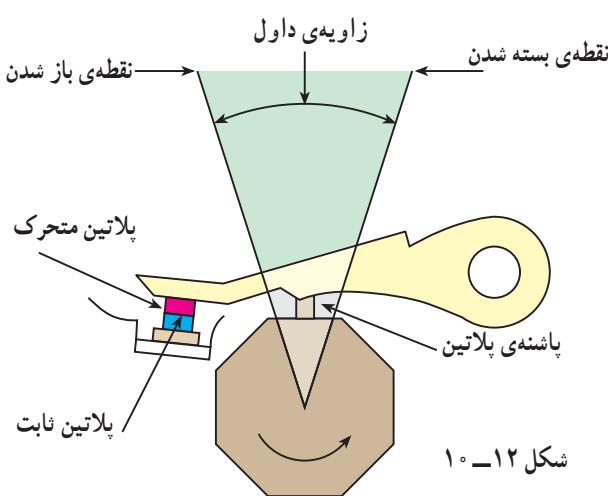


$$4\alpha + 4\beta = 360^\circ \quad \text{درجه}$$

$$\alpha + \beta = 90^\circ \quad \text{مقدار زاویه‌ی هر سیلندر}$$

$$\alpha = 90^\circ \times 90^\circ = 54^\circ \quad \text{زاویه‌ی داول (درجه)}$$


$$\beta = 90^\circ - 54^\circ = 36^\circ \quad \text{زاویه‌ی باز بودن (درجه)}$$

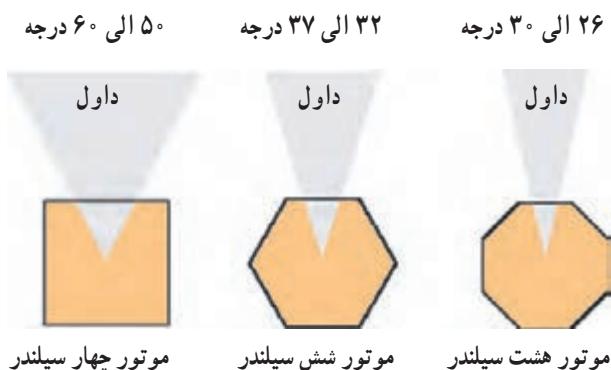

شکل ۱۳-۱۰- مقادیر زاویه‌ی نشست پلاتین (داول)



شکل ۱۴-۱

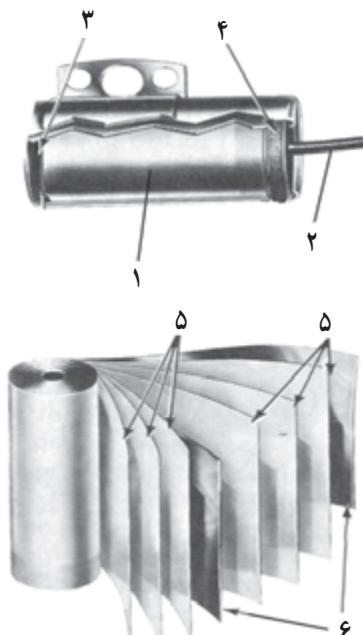


۱- مجموعه صفحه‌های فلزی و عایق خازن ۲- سیم خازن ۳- فلز اتصال
بدنه ۴- واشر آببندی ۵- صفحه‌ی عایق ۶- صفحه‌های فلزی خازن

شکل ۱۵-۱- اجزای خازن

برای تنظیم مقدار زاویه‌ی نشست پلاتین لازم است مطابق دستور العمل کارخانه‌ی سازنده خودرو عمل شود. این مقدار در خودروهای چهار سیلندر، بین ۵° تا ۶° درجه و شش سیلندر، بین ۲۲° تا ۳۷° درجه و هشت سیلندر، بین ۲۶° تا ۳۰° درجه است (شکل ۱۳-۱۰).

زاویه‌ی داول (زاویه‌ی نشست پلاتین) قابل اندازه‌گیری است و از دستگاهی به نام داول‌سنج برای اندازه‌گیری آن استفاده می‌شود. در شکل ۱۴-۱، دستگاه داول‌سنج و کاربرد آن در اندازه‌گیری زاویه‌ی داول پلاتین‌های خودرویی دیده می‌شود.

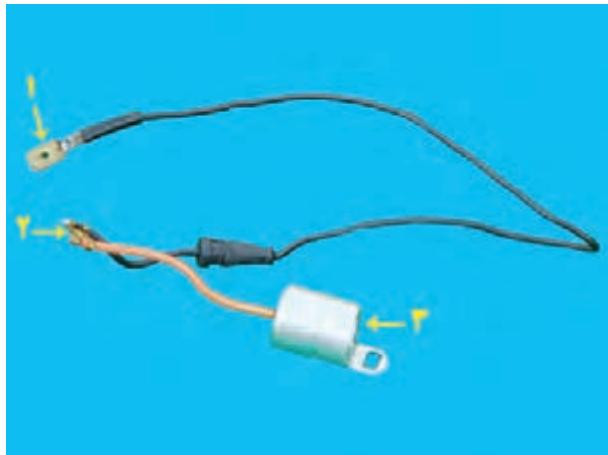۲-۴- خازن دلکو: خازن دلکو از دو صفحه‌ی فلزی و صفحه‌های عایق تشکیل شده است. صفحه‌های فلزی از جنس قلع یا آلمینیم انتخاب می‌شود که دو طرف آن‌ها با نوارهای کاغذی عایق‌بندی می‌کنند. مجموعه‌ی صفحات (مطابق شکل ۱۵-۱) روی هم پیچیده می‌شود و به صورت استوانه‌ای در داخل قاب فلزی قرار می‌گیرد. یکی از وظایف خازن جلوگیری از حذف میدان مغناطیسی سیم پیچ اولیه‌ی کویل است.



۱—سیم متصل به منفی کویل ۲— محل اتصال به پلاتین ۳— خازن

شکل ۱۶—۱۰

یکی از صفحات فلزی به سیم مثبت خازن و صفحه‌ی دیگر به بدنه‌ی خازن متصل می‌شود. سیم مثبت به پلاتین مثبت و سیم ترمینال منفی (CB) کویل وصل می‌گردد و اتصال بدنه‌ی خازن به وسیله‌ی پیچ به بدنه‌ی دلکو بسته می‌شود در شکل ۱۶—۱۰، خازن استفاده شده در دلکوهای پلاتین نشان داده شده است.



۱—خازن ۲—پیچ اتصال بدنه خازن ۳—سیم مثبت خازن

شکل ۱۷—۱۰

از خازن برای جلوگیری از ایجاد جرقه در دهانه‌ی پلاتین استفاده می‌شود. خازن به طور موازی با پلاتین در روی دلکو قرار می‌گیرد. ظرفیت خازن دلکو در حدود $15/35^{\circ}$ میکروفاراد است.

خازن ممکن است در داخل دلکو روی صفحه‌ی پلاتین و یا در روی قسمت خارجی بدنه‌ی دلکو بسته شود. در شکل ۱۷—۱۰، محل نصب خازن در داخل دلکو دیده می‌شود.



شکل ۱۸—۱۰

۲—۵—صفحه‌های دلکو: دلکو دارای دو صفحه است :

- صفحه‌ی بالایی (متحرک)
- صفحه‌ی زیرین (ثابت)

در شکل ۱۸—۱۰، صفحه‌های دلکو دیده می‌شود. صفحه‌ی زیرین به وسیله‌ی پیچ به بدنه‌ی دلکو ثابت و صفحه‌ی بالایی، که پلاتین دلکو روی آن بسته می‌شود. نسبت به صفحه‌ی زیرین متحرک است و تا چند درجه می‌تواند تغییر وضعیت دهد. صفحات دلکو را می‌توان با بازکردن پیچ‌های آن از روی بدنه خارج نمود.



در شکل ۱۹-۱۰، باز کردن پیچ اتصال صفحه‌ی دلکو به بدنه‌ی آن نشان داده شده است.

شکل ۱۹-۱۰—باز کردن پیچ‌های صفحه‌ی دلکو



شکل ۱۰-۲۰

صفحات دلکو به وسیله‌ی یک عدد خار روی هم قرار می‌گیرند، که می‌توان با خارج کردن آن توسط خار بازن، صفحات را از یکدیگر جدا نمود. در شکل ۱۰-۲۰، نحوه‌ی خارج نمودن خار اتصال صفحه‌ی دلکو به وسیله‌ی خار بازن نشان داده شده است.



شکل ۱۰-۲۱

پس از خارج نمودن خار می‌توان صفحه‌های دلکو را از یکدیگر جدا نمود. در شکل ۱۰-۲۱، جدا کردن صفحه‌ی رویی و صفحه‌ی زیر دلکو دیده می‌شود.



شکل ۲۲—۱۰—نم روغن کاری بادامک

در بعضی از دلکوها جهت جلوگیری از ساییده شدن پاشنه‌ی پلاتین و کم شدن فاصله‌ی دهانه‌ی پلاتین‌ها، بادامک‌های روی میل دلکو را روغن کاری می‌کنند. به این منظور یک قطعه‌ی نمدی آغشته به روغن روی صفحه‌ی دلکو نصب می‌شود که عمل روغن کاری بادامک‌های میل دلکو را به عهده دارد. در شکل ۲۲—۱۰، نمد آغشته به روغن تعییه شده در روی بدنه پلاتین دیده می‌شود.




شکل ۲۳—۱۰

۶—۲۰—بادامک میل دلکو: بادامک میل دلکو کار باز کردن دهانه‌ی پلاتین‌ها را در حین چرخش خود بر عهده دارد (شکل ۲۳—۱۰). تعداد بادامک‌ها بر حسب تعداد سیلندرهای موتور طراحی می‌گردد. بش عرضی میل بادامک در موتورهای چهار سیلندر، چهار گوش و به فاصله‌ی ۹° درجه از یکدیگر و در موتورهای شش سیلندر، شش گوش و به فاصله‌ی ۶° درجه از یکدیگر و در موتورهای هشت سیلندر، هشت گوش و به فاصله‌ی ۴۵ درجه از یکدیگر است. بسته شدن دهانه‌ی پلاتین‌ها توسط فنر پلاتین، متحرک اجرا می‌شود.



شکل ۲۴—۱۰—دستگاه آوانس وزنه‌ای دلکو

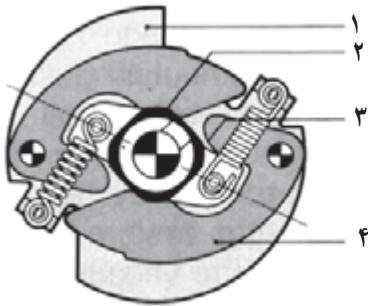
۳—۱۰—mekanizm آوانس وزنه‌ای دلکو دستگاه آوانس وزنه‌ای وظیفه دارد لحظه‌ی شروع جرقه را در سیلندرهای موتور، بر حسب دوران موتور، تنظیم کند. در شکل ۲۴—۱۰، مکانیزم دستگاه آوانس تزریق یک نوع دلکوی پلاتین دار نشان داده شده است.



۱—صفحه‌ی نگه‌دارنده ۲—بادامک دلکو ۳—مسیر دوران میل دلکو
۴—وزنه‌های گریز از مرکز

شكل ۲۵—۲۵


دستگاه آوانس وزنه‌ای دارای دو عدد وزنه‌ی لوپیاپی شکل است که توسط فنرها کنترل می‌شوند. در حالت آزاد گردی موتور (دور آرام) نیروی فنرها اجازه‌ی عمل نمودن به وزنه‌ها نمی‌دهد (شکل ۲۵—۲۵). ولی زمانی که دور موتور افزایش می‌یابد نیروی گریز از مرکز وارد شده به وزنه‌ها از نیروی کشش فنرها بیشتر می‌شود و وزنه‌ها حول نقطه‌ی تعليق خود حرکت می‌کنند و باعث می‌شوند تا بادامک دلکو در جهت دوران خود چند درجه نسبت به وضعیت قبلی جلوتر قرار گیرد و در نتیجه دهانه‌ی پلاتین زودتر باز می‌شود و جرقه در شمع‌ها آوانس می‌گردد.

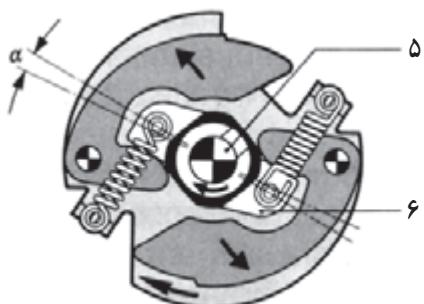

۵—شافت میل بادامک ۶—بازوهای میل دلکو
 α —مقدار زاویه‌ی چرخش

شكل ۲۶—۲۶

در شکل ۲۶—۱۰، تأثیر نیروی گریز از مرکز وارد شده به وزنه‌های دلکو دیده می‌شود، که حاصل آن باز شدن زودتر دهانه‌ی پلاتین‌ها به اندازه‌ی α درجه است.

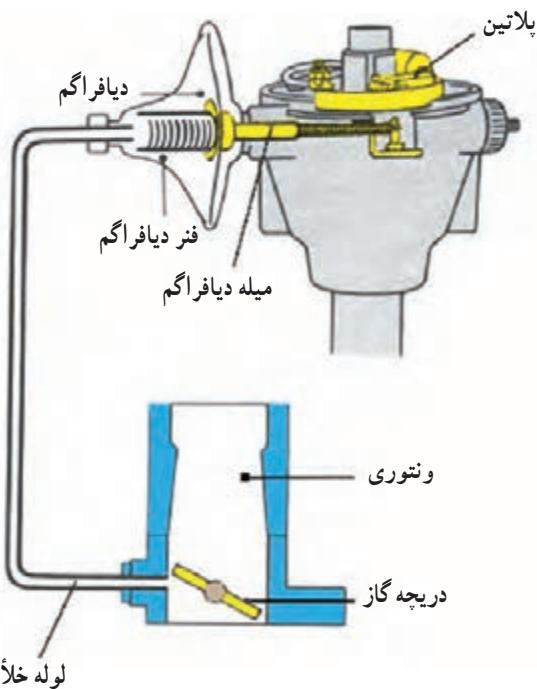

شكل ۲۷—۱۰—mekanizm dastgah avans kheli


۴—۱۰—mekanizm avans kheli

دستگاه آوانس خلئی دارای دیافراگمی است که از یک سمت توسط میله‌ی فلزی به صفحه‌ی متحرک دلکو و از سمت دیگر روی فنر دیافراگم تکیه دارد. محفظه‌ی پشت دیافراگم به وسیله‌ی لوله‌ای به کاربراتور (بالای دربیچه‌ی گاز) متصل است. در شکل ۲۷—۱۰ تصویر شماتیک ارتباط دستگاه آوانس خلئی به کاربراتور خودرو نشان داده شده است.



شکل ۲۸-۱۰- لوله‌ی رابط آوانس خلئی به کاربراتور

در شکل ۲۸-۱۰ لوله‌ی رابط انتقال خلاً موتور از طریق مانیفولد گاز به دستگاه آوانس خلئی دیده می‌شود. جنس لوله‌ی دستگاه آوانس خلئی معمولاً پلاستیکی انتخاب می‌شود.

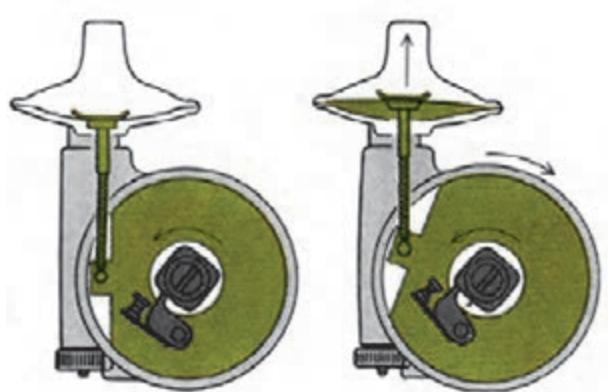

شکل ۲۹-۱۰- نحوه‌ی عمل دستگاه آوانس خلئی

زمانی که دریچه‌ی گاز باز می‌شود سرعت عبور هوا (در مقابل مجرای متصل به محفظه‌ی دیافراگم) زیاد می‌شود و محفظه‌ی پشت دیافراگم دستگاه آوانس خلئی، عامل افت فشار(خلاء) می‌گردد. خلاً ایجاد شده، بر دیافراگم اثر می‌کند و باعث ایجاد حرکت خطی در میله‌ی متصل به صفحه‌ی متحرک دلکو می‌شود. نیروی کشش مؤثر بر میله، صفحه‌ی متحرک دلکو را در جهت خلاف چرخش میل دلکو چند درجه می‌گرداند و به این ترتیب دهانه‌ی پلاتین‌ها زودتر باز می‌شود (شکل ۲۹-۲۹).



شکل ۳۰-۱۰- باز کردن پیچ اتصال بست دستگاه آوانس خلئی به بدنه‌ی دلکو


برای جدا کردن مجموعه‌ی آوانس خلئی لازم است، بعد از بیرون آوردن صفحه‌های دلکو، با باز کردن پیچ‌های اتصال محفظه‌ی خلئی و آزاد نمودن میله‌ی متصل به صفحه‌ی متحرک الگو، مجموعه‌ی دستگاه آوانس خلئی را از بدنه‌ی دلکو جدا نمود. در شکل ۳۰-۱۰ باز کردن پیچ اتصال بست دستگاه آوانس خلئی به بدنه‌ی دلکو دیده می‌شود.



شکل ۳۱-۱۰- جدا کردن مجموعه‌ی آوانس خلئی

در شکل ۳۱-۱۰ جدا کردن دستگاه آوانس خلئی دلکو
دیده می‌شود.

اجزای داخلی یک نوع دلکو به صورت شماتیک، در
شکل ۳۲-۱۰، نشان داده شده است.

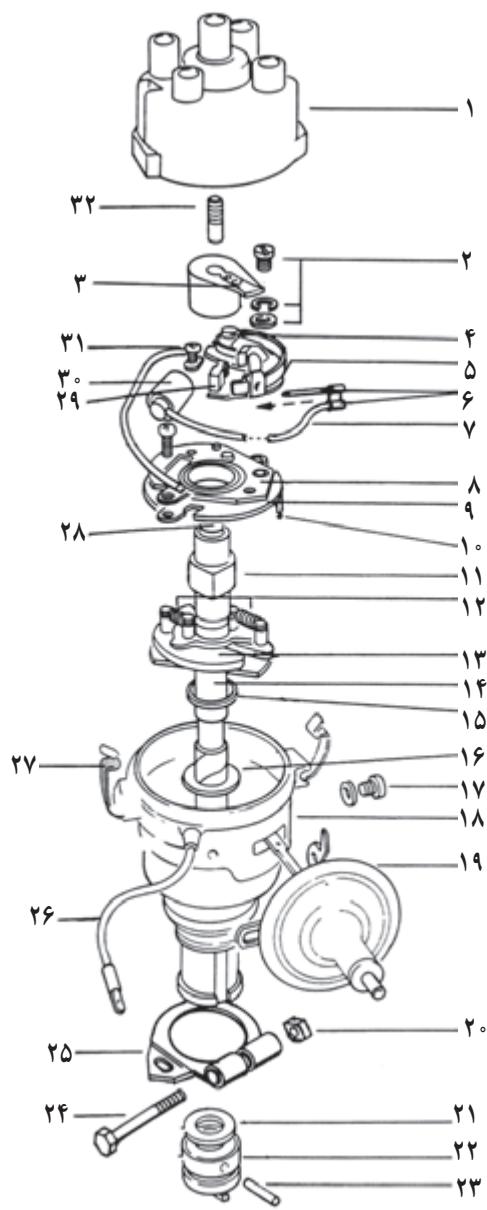

شکل ۳۲-۱۰

۱- در دلکو

۲- پیچ و واشر پلاتین

۳- چکش برق

۴- محور پلاتین متھرك

۵- پلاتین متھرك (مثبت)

۶- صفحه‌ی اتصال سیم خازن و دلکو

۷- سیم خازن

۸- صفحه‌ی متھرك

۹- صفحه‌ی ثابت

۱۰- پایه‌ی صفحه‌ی ثابت

۱۱- بادامک

۱۲- فتر وزنه‌های آوانس

۱۳- وزنه‌ها

۱۴- محور دلکو

۱۵- واشر پلاستیکی

۱۶- واشر فلزی

۱۷- پیچ آوانس خلئی

۱۸- بدنه‌ی دلکو

۱۹- کپسول آوانس خلئی

۲۰- مهره‌ی بست دلکو

۲۱- واشر

۲۲- محور دو شاخه‌ای محرك دلکو

۲۳- پین اتصال دو شاخه به محور

۲۴- پیچ بست دلکو

۲۵- صفحه‌ی بست دلکو

۲۶- عایق سیم دلکو

۲۷- بست

۲۸- نمد روی محور چهار پهلو

۲۹- نمد روغن‌کاری بادامک

۳۰- خازن

۳۱- پیچ خازن

۳۲- زغال و فتر زغال در دلکو

۵-۱۰- دستور العمل پیاده و سوار کردن دلکو از روی خودرو و تعویض پلاتین و خازن


وسایل لازم:

آچار تخت، آچار پیچ گوشتی، پلاتین، خازن، لامپ آزمایش، فیلر


برای باز کردن دلکو از روی خودرو به ترتیب زیر عمل کنید:

- لوله رابط آوانس خلی ب کاربراتور را جدا کنید

(شکل ۳۳-۱۰، شماره ۶).

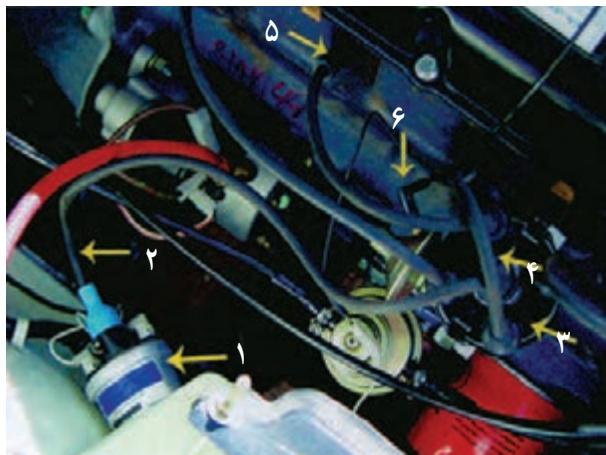


شکل ۳۳-۱۰

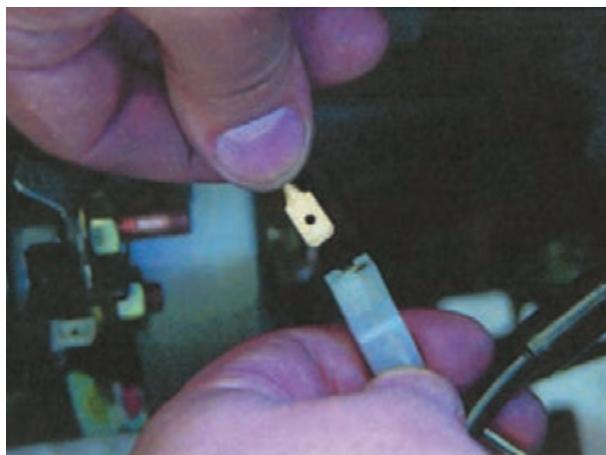

شکل ۳۴

- اتصال سیم کویل به دلکو را جدا کنید. این سیم ترمینال منفی کویل را به پلاتین مثبت و خازن دلکو متصل می کند. در شکل ۳۴-۱۰، جدا کردن اتصال سیم ها نشان داده شده است.

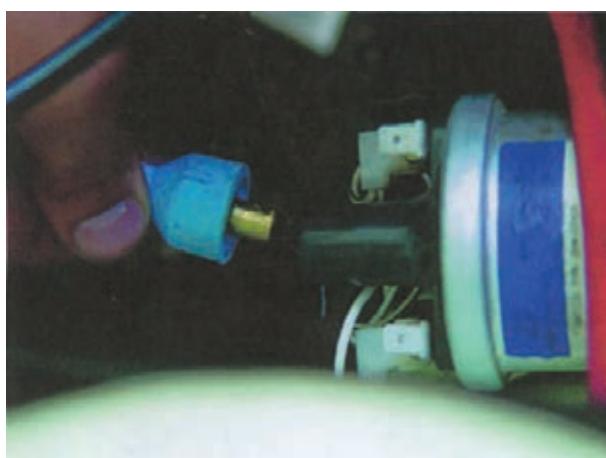

شکل ۳۵

- واير مرکزی کویل به دلکو را جدا کنید.
در شکل ۳۵-۱۰، خارج کردن واير از بر جک کوئل دیده می شود.



شکل ۳۶_۱۰

– وايرهای رابط بین دلکو و شمع ها را جدا کنید و به منظور جلوگیری از اشتباه در اتصال وايرها، آن ها را شماره گذاري کنید. در شکل ۳۶_۱۰ جدا کردن وايرها از شمع های خودرو نشان داده شده است.



شکل ۳۷_۱۰


– دلکو به وسیله بست فلزی و پیچ روی بدنه موتور ثابت می شود. پس از باز کردن پیچ بست دلکو آن را از محل خود خارج کنید. در شکل ۳۷_۱۰ بیرون آوردن دلکو نشان داده شده است.



شکل ۳۸_۱۰

برای باز کردن، تعویض و بستن مجدد پلاتین و خازن دلکو به ترتیب زیر عمل کنید :

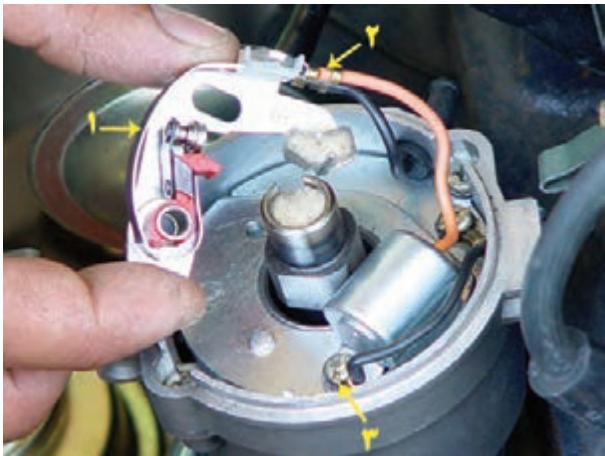- فنرهای تیغه ای نگه دارنده در دلکو را از محل خود در روی در دلکو آزاد کنید.
- در دلکو را از بدنه دلکو جدا کنید.
- چکش برق را از میل دلکو جدا کنید.
- به وسیله پیچ گوشته چهار سو پیچ اتصال پایه پلاتین به صفحه دلکو را باز کنید. در شکل ۳۸_۱۰، باز کردن پیچ نگه دارنده پایه پلاتین دیده می شود.



۱—پلاتین ۲— محل اتصال سیم خازن به پلاتین ۳— پیچ اتصال خازن

شکل ۳۹

— برای آزاد کردن پلاتین دلکو، ابتدا فنر پلاتین را به سمت داخل فشار دهید. سپس از تکیه گاه پلاستیکی آن جدا کنید.
— اتصال خازن دلکو را از فنر پلاتین جدا کنید. در شکل ۳۹، جدا کردن پلاتین از خازن دلکو دیده می شود.
توجه: پس از نصب پلاتین دقت کنید که اتصال خازن به فنر تیغه ای پلاتین با بدنه یا صفحه دلکو تماس نداشته باشد زیرا اتصال کوتاه مدار اولیه از اشباع شدن کویل جلوگیری می کند و موتور روشن نمی شود.



۱—پلاتین های مثبت و منفی ۲— محل اتصال پلاتین به سیم خازن دلکو

شکل ۴۰

— دهانه پلاتین های مثبت و منفی را از نظر سالم بودن آنها، بررسی کنید و در صورت معیوب بودن دهانه پلاتین ها، آن را تعویض نمایید. شکل ۴۰، پلاتین دلکو را پس از خارج کردن آن از دلکو نشان می دهد.

ایجاد جرقه در دهانه پلاتین ها
پلاتین ها باعث انتقال فلز پلاتین ها و در نتیجه خال زدن پلاتین می شود.

معیوب بودن خازن دلکو
با عاث معیوب شدن پلاتین ها میگردد.



شکل ۴۱

— پیچ اتصال خازن به صفحه دلکو را باز کنید و با خارج نمودن سیم خازن از سوراخ بدنه دلکو خازن را از روی دلکو جدا کنید. در شکل ۴۱، باز کردن پیچ اتصال خازن به دلکو دیده می شود.




برای بستن پلاتین و خازن عکس مراحل باز کردن آنها عمل کنید.

برای سوار کردن دلکو به ترتیب زیر عمل کنید :


- مطابق شکل ۴۲-۱۰، پایه‌ی دلکو را در محل خود، روی بلوكه‌ی سیلندر موتور قرار دهید.

شکل ۴۲-۱۰

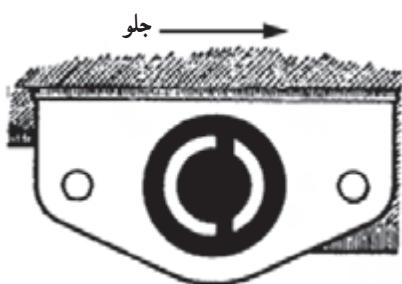

شکل ۴۳-۱۰- راستای شکاف پمپ روغن

همان‌طور که در شکل ۴۳-۱۰ دیده می‌شود، محل قرار گرفتن دو شاخه‌ی محور دلکو دارای شکاف خارج از مرکزی است که دارای دو هلالی کوچک و بزرگ است و با توجه به این که دو شاخه‌ی محور دلکو نیز دقیقاً در راستای محور قرار نگرفته و مانند شکاف روی پمپ روغن است، این امر موجب سهولت در نصب دلکو می‌شود.

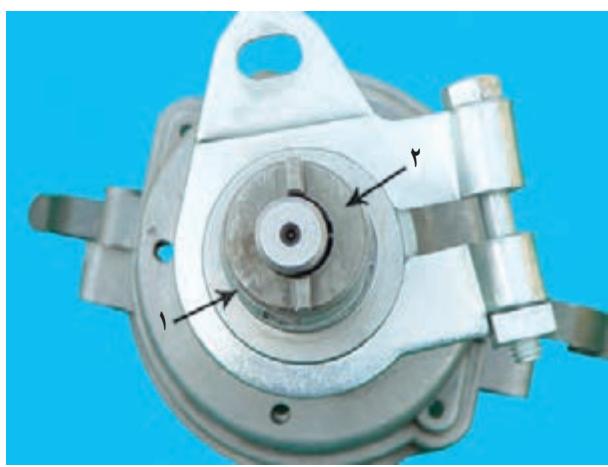

شکل ۴۴-۱۰

در شکل ۴۴-۱۰ تصویر محور دلکو نشان داده شده است و در آن و هلالی بزرگ، با شماره‌ی (۱) و هلالی کوچک با شماره‌ی (۲) و زائدۀ‌های روی محور دیده می‌شوند.



شکل ۱۰-۴۵

– برای اطمینان از درگیر شدن محور دلکو با محور پمپ روغن، محور دلکو را بچرخانید. حرکت نداشتن محور دلکو نشانه‌ی درگیری و نصب صحیح دلکوست.
در شکل ۱۰-۴۵، آزمایش درگیر شدن محور دلکو با محور پمپ روغن دیده می‌شود.

– پیچ پایه‌ی دلکو را بیندید.



شکل ۱۰-۴۶

– جعبه‌دنده‌ی خودرو را در حالت خلاص قرار دهید و به کمک پروانه، موتور را بچرخانید (شکل ۱۰-۴۶) تا یکی از بادامک‌های میل دلکو در مقابل فیبری پلاتین قرار گیرد و دهانه‌ی پلاتین کاملاً باز شود. در شکل ۱۰-۴۶، چگونگی چرخاندن پروانه‌ی موتور نشان داده شده است.



شکل ۱۰-۴۷

– وضعیت قرار گرفتن بادامک و باز بودن دهانه‌ی پلاتین برای تنظیم فاصله‌ی دهانه‌ی آن‌ها (فیلر گیری)، در شکل ۱۰-۴۷، نشان داده شده است.



شکل ۴۸—۱۰—قرار دادن فیلر در دهانه‌ی پلاتین

— فیلر مناسب را بر مبنای توصیه‌ی کارخانه‌ی سازندهٔ خودرو انتخاب و فاصله‌ی دهانه‌ی پلاتین‌ها را فیلرگیری کنید. فاصله‌ی صحیح دهانه‌ی پلاتین‌ها زمانی است که سطوح فیلر با پلاتین‌ها تماس داشته باشد. شکل ۴۸—۱۰، فیلرگیری فاصله‌ی دهانه‌ی پلاتین‌ها را نشان می‌دهد.



شکل ۴۹—۱۰

— در صورتی که فاصله‌ی دهانه‌ی پلاتین‌ها صحیح نباشد پیچ اتصال پلاتین به صفحه‌ی دلکو را شل کنید و لبه‌ی پیچ گوشتی را در شکاف پلاتین، که برای این منظور طراحی شده است، قرار دهید و با اهرم کردن آن به زائدی صفحه‌ی دلکو، انتهای پلاتین را به چپ یا راست حرکت دهید. در نتیجه‌ی این عمل فاصله‌ی دهانه‌ی پلاتین‌ها کم یا زیاد می‌شود. در شکل ۴۹—۱۰، تنظیم فاصله‌ی دهانه‌ی پلاتین‌ها نشان داده شده است.



شکل ۵۰—۱۰—محکم کردن پیچ پلاتین پس از تنظیم دهانه

— پس از تنظیم فاصله‌ی پلاتین‌ها، پیچ پلاتین را محکم کنید. در شکل ۵۰—۱۰، ثابت‌نمودن وضعیت پلاتین‌ها به وسیله‌ی بستن پیچ نگه‌دارنده‌ی پایه‌ی پلاتین‌ها به صفحه‌ی دلکو دیده می‌شود.



شکل ۵۱ – ۱۰

– چکش برق را روی محور بادامک نصب کنید. سپس با در نظر گرفتن موقعیت زائدی بدنهٔ دلکو و در دلکو اقدام به نصب آن کنید. در شکل ۵۱-۱۰، نصب در دلکو دیده می‌شود.



شکل ۵۲ – ۱۰

– پس از اطمینان از صحیح قرار گرفتن در دلکو، بستهای فنری در دلکو را با فشار دادن آن‌ها در محل خود، روی در دلکو ثابت کنید. در شکل ۵۲-۱۰، ثابت کردن در دلکو با اتصال فنرهای نگه‌دارنده روی دلکو نشان داده شده است.



شکل ۵۳ – ۱۰

– واير شمع‌ها را وصل کنيد.

– واير مرکزی کویل را وصل کنيد.


– سر سیم متصل به خازن و پلاتین دلکو را به سیم ترمینال منفی کویل متصل کنید (شکل ۵۳-۱۰).



برای تنظیم آوانس استاتیکی دلکو، به ترتیب زیر عمل کنید :

– در دلکو را با آزاد کردن بستهای آن از روی دلکو جدا کنید شکل ۱۰-۵۴ . جدا کردن در دلکوی خودرو را پس از آزاد کردن بستهای نگهدارندهی آن نشان می‌دهد.

شکل ۱۰-۵۴

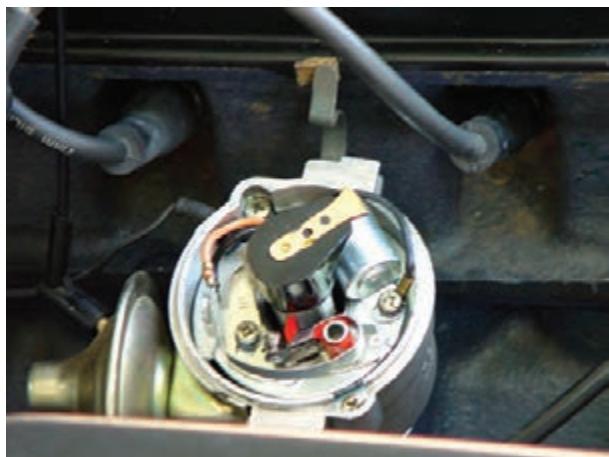


– موتور را به کمک تسمه و پروانهی موتور بچرخانید تا چکش برق، زیر واير شمع شماره (۱) و یا (۴) قرار گیرد. شکل ۱۰-۵۵ ، موقعیت چکش برق را نشان می‌دهد.

شکل ۱۰-۵۵ – راستای چکش برق به سمت سیلندر یک



– میل لنگ موتور را به اندازه‌ای به چرخانید تا علامت تایمینگ روی پولی میل لنگ و شاخص ثابت در امتداد هم قرار گیرند (مقدار درجه‌ی آوانس استاتیکی توسط کارخانه‌ی سازندهی خودرو تعیین می‌شود) برای موتور خودرو، (نشان داده شده در شکل ۱۰-۵۶)، مقدار آوانس استاتیکی ۷/۵ درجه است (فاصله‌ی دندانه‌ها با یکدیگر برابر ۵ درجه است).

شکل ۱۰-۵۶

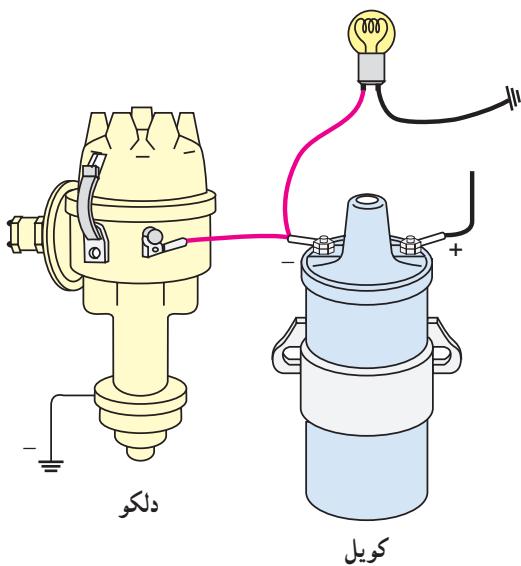

شکل ۵۷—۱۰— نحوه اتصال لامپ

— یک سیم لامپ آزمایش را به سیم رابط بین خروجی کویل (—) و دلکو و سر سیم دیگر لامپ را به بدنه متصل کنید.
در شکل شماتیک ۵۷—۱۰، نحوه اتصال لامپ به مدار اولیه‌ی جرقه نشان داده شده است.



شکل ۵۸—۱۰

— پیچ بست پایه‌ی دلکو را به وسیله‌ی آچار تخت شل کنید (شکل ۵۸—۱۰).



شکل ۵۹—۱۰

— سوئیچ اصلی را در وضعیت برقراری جریان الکتریکی مدار اولیه‌ی جرقه قرار دهید. در صورت روشن بودن لامپ (باز بودن دهانه‌ی پلاتین) دلکو را در جهت چرخش چکش برق بچرخانید تا لامپ خاموش گردد (شکل ۵۹—۱۰) در این حالت دهانه‌ی پلاتین بسته می‌شود.




سپس، در جهت خلاف چرخش چکش برق، مجدداً به آرامی دلکو را حرکت دهید و دقت کنید تا لحظه‌ی روشن شدن لامپ تعیین شود (شکل ۶۰-۱۰).

شکل ۶۰-۱۰—لحظه‌ی باز شدن دهانه پلاتین و روشن شدن لامپ



شکل ۶۱-۱۰

— در لحظه‌ی روشن شدن لامپ، بدون این‌که دلکو را حرکت دهید، پیچ بست پایه‌ی دلکو را سفت کنید (شکل ۶۱-۱۰).

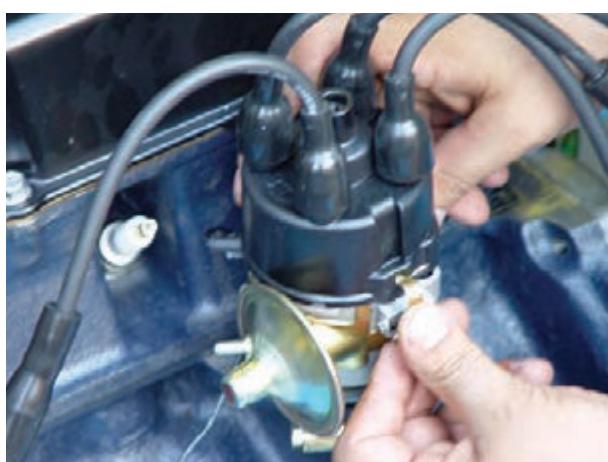



شکل ۶۲-۱۰

— در دلکو را در محل خود قرار دهید و بسته‌های آن را روی در دلکو ثابت کنید در شکل ۶۲-۱۰، اتصال بسته‌های فلزی به در دلکو نشان داده شده است.

۶-۱۰- دلکوهای الکترونیکی

دلکوهای الکترونیکی نیز همانند دلکوهای مکانیکی مدار اوّلیه کویل را کنترل می‌کنند. این نوع دلکوها از نظر مکانیزم قطع و وصل مدار اوّلیه کویل با دلکوهای مکانیکی (پلاتین‌دار) متفاوت‌اند. هدف از طراحی آن‌ها از بین بردن معایب دلکوهای مکانیکی در سیستم جرقه‌زنی خودرو است.

دوان و عمر دلکوهای الکترونیکی از دلکوهای مکانیکی بیش‌تر است و نیاز به تعمیر و نگهداری کم‌تری دارد. در سیستم جرقه‌زنی پلاتینی با گردش میل دلکو (شافت دلکو) بادامک‌ها زیر پاشنه‌ی پلاتین قرار می‌گیرند و باعث باز و بسته شدن آن‌ها می‌گردند. با هر بار بازشدن پلاتین‌ها، مدار اوّلیه کویل قطع می‌گردد و باعث ریزش میدان مغناطیسی هسته می‌شود، که با ریزش خطوط قواهی مغناطیسی، ولتاژ زیادی در سیم‌پیچ ثانویه کویل القا می‌شود. در سیستم جرقه‌زنی الکترونیکی از ترانزیستور قدرتی برای قطع و وصل کردن مدار اوّلیه و یک مولد پالس برای ایجاد سیگнал استفاده شده است. شکل شماتیک ۶۳-۱۰، مقایسه‌ی دو سیستم جرقه‌زنی مکانیکی و الکترونیکی را نشان می‌دهد. در دلکوهای الکترونیکی، مکانیزم پلاتین و خازن حذف شده و اجزای زیر در ساختمان دلکو به کار رفته است:

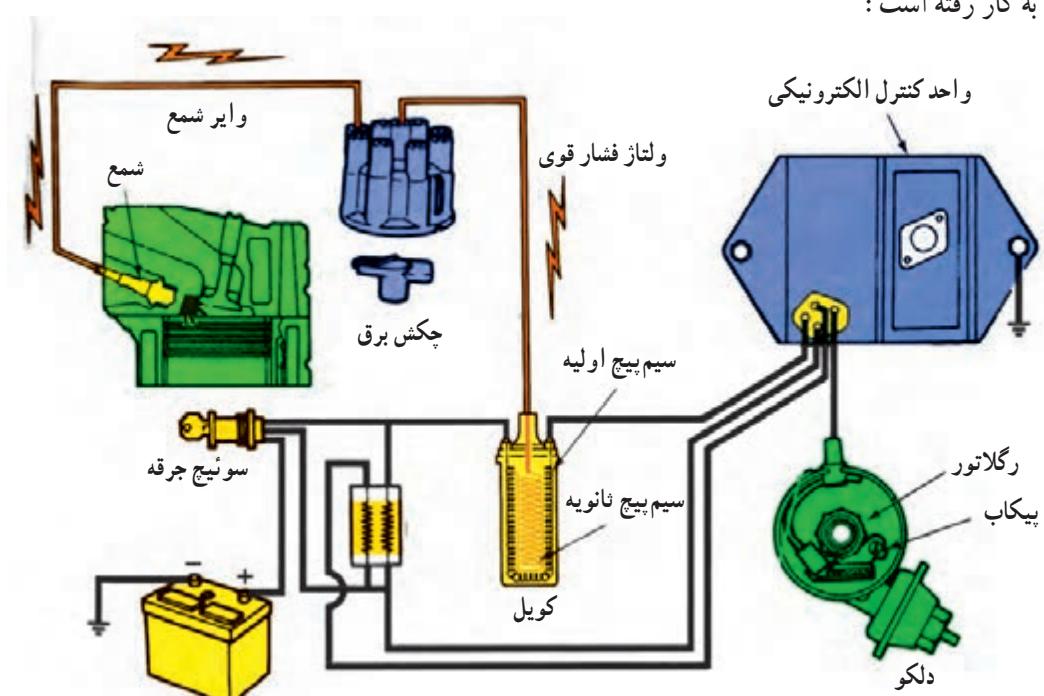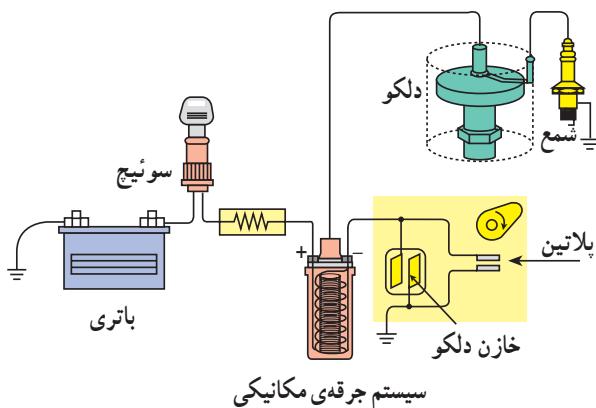


شکل ۶۳-۱۰




شکل ۱۰-۶۴

— پیکاب^۱ مغناطیسی: پیکاب مغناطیسی از سیم پیچ و هسته و مغناطیسی دائمی^۲ شکل شده است، که در داخل دلکو قرار داده می‌شود. پیکاب به وسیله دو رشته سیم به واحد کنترل^۳ (مدول کنترل) متصل می‌گردد. در شکل ۱۰-۶۴، سیم پیچ و هسته پیکاب با فلاش سبزرنگ و مغناطیس دائم نصب شده در داخل دلکو با فلاش زردرنگ نشان داده شده است.

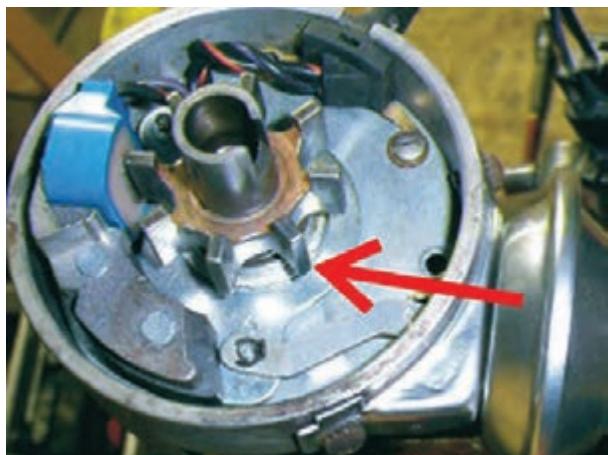

شکل ۱۰-۶۵

— چرخ دندانه‌دار^۴ یا چرخ فرمان: در دلکوهای الکترونیکی صفحه‌ی دندانه‌داری در روی شفت دلکو (میل دلکو) قرار دارد که همراه با آن دوران می‌کند. تعداد دندانه‌های طراحی شده در روی صفحه برابر با تعداد سیلندرهای موتور انتخاب می‌شود. در شکل ۱۰-۶۵، چرخ فرمان یا چرخ دندانه‌دار دلکوی یک موتور هشت سیلندر دیده می‌شود که دندانه‌ی روی آن با فلاش قرمزرنگ نشان داده شده است.

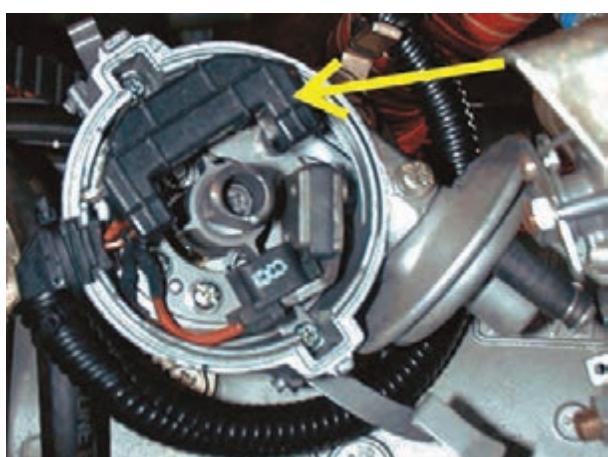


شکل ۱۰-۶۶

— واحد کنترل یا مدول کنترل جرقه: کنترل مدار اولیه‌ی جرقه به وسیله‌ی اجزای الکترونیکی (ترانزیستور، دیود، مقاومت و ...)، نصب شده در داخل مدول کنترل صورت می‌گیرد که از طریق سوئیچ اصلی موتور به باتری خودرو متصل می‌شود و به وسیله‌ی دسته سیم در مدار دلکو (پیکاب الکترومغناطیس) و کویل قرار می‌گیرد. مدول کنترل جرقه در بعضی از خودروها در داخل دلکو قرار می‌گیرد و در بعضی دیگر در خارج آن نصب می‌شود در شکل ۱۰-۶۶، مدول کنترل الکترونیکی طراحی شده در داخل دلکوی خودرویی دیده می‌شود که در تصویر با فلاش زردرنگ نشان داده شده است.


عملکرد پیکاب مغناطیسی در دلکوی الکترونیکی به شرح

زیر است :

زمانی که دندانه‌ی روی چرخ فرمان دلکو در مقابل هسته‌ی پیکاب قرار نداشته باشد حوزه‌ی مغناطیسی هسته کم می‌شود و جریان الکتریکی ایجاد شده در سیم پیچ پیکاب، کاهش پیدا می‌کند. در این حالت مدار اولیه‌ی کویل از طریق مدول کنترل جرقه برقرار می‌شود. در شکل ۱۰-۶۷، افزایش فاصله‌ی هوایی دندانه با هسته‌ی کویل و حوزه‌ی ضعیف مغناطیسی مؤثر بر سیم پیچ پیکاب نشان داده شده است.

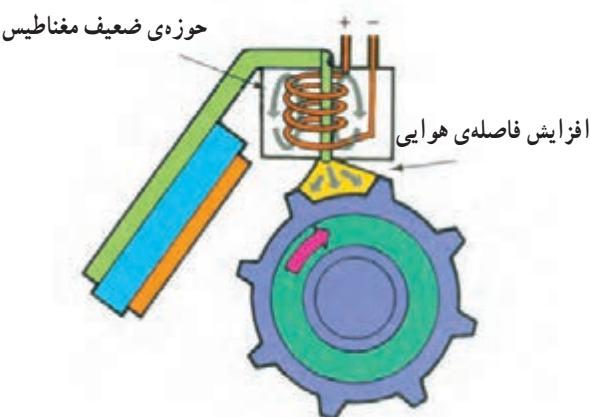


شکل ۱۰-۶۷

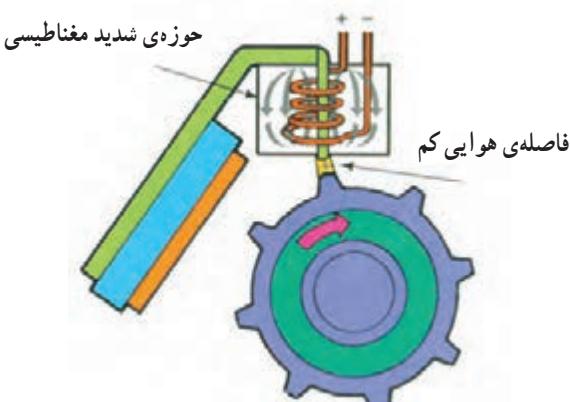


شکل ۱۰-۶۸

هنگامی که دندانه‌ی چرخ فرمان در راستای هسته‌ی پیکاب قرار می‌گیرد به سبب کاهش فاصله‌ی هوایی، خطوط قوا بین دندانه و هسته‌ی پیکاب متمرکز می‌شود و جریان الکتریکی قوی‌تری در سیم پیچ پیکاب مغناطیسی به وجود می‌آید. افزایش جریان الکتریکی سیم پیچ پیکاب ترازیستور مدول کنترل را تحریک می‌کند و باعث قطع مدار اولیه‌ی کویل می‌شود و همان‌گونه که ذکر شد، ریزش خطوط قوا مغناطیسی هسته‌ی کویل، ولتاژ بالایی را در سیم پیچ ثانویه ایجاد می‌کند. در شکل ۱۰-۶۸، قرارگرفتن دندانه در مقابل هسته‌ی پیکاب و افزایش میدان مغناطیسی در پیکاب نشان داده شده است.

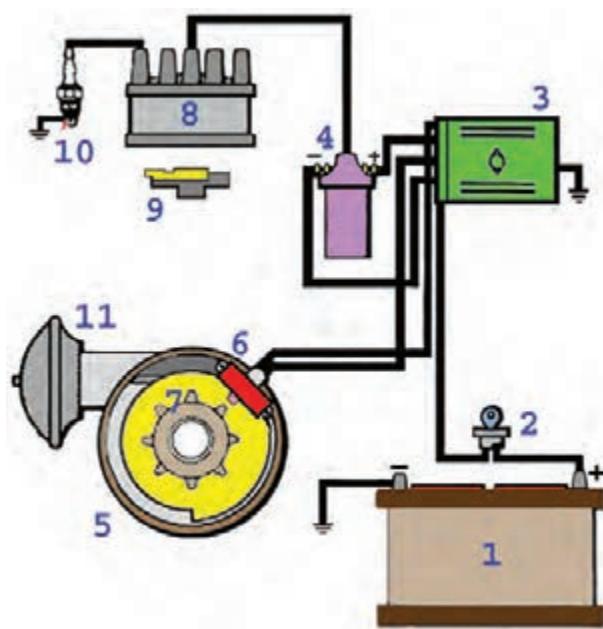


شکل ۱۰-۶۹—مدار شماتیک سیستم جرقه‌زنی الکترونیکی

در شکل ۱۰-۶۹، مدار شماتیک سیستم جرقه‌زنی الکترونیکی نشان داده شده است. در تصویر، باتری با شماره‌ی (۱)، سوئیچ اصلی موتور (سوئیچ جرقه) با شماره‌ی (۲)، واحد کنترل الکترونیکی با شماره‌ی (۳)، کویل با شماره‌ی (۴)، دلکو با شماره‌ی (۵)، پیکاب با شماره‌ی (۶)، چرخ دندانه‌دار یا چرخ فرمان با شماره‌ی (۷)، در دلکو با شماره‌ی (۸)، چکش برق با شماره‌ی (۹)، شمع موتور با شماره‌ی (۱۰) و دستگاه آوانس خلیی با شماره‌ی (۱۱) مشخص شده است.

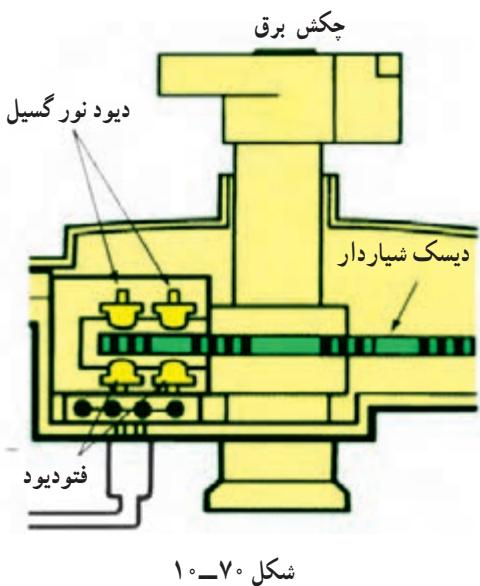


شکل ۱۰-۷۰

در نوع دیگری از دلکوهای الکترونیکی از سنسور فتوالکتریک برای تولید پالس نوری استفاده شده است. در این مکانیزم، دیسک شیارداری روی میل دلکو (شافت دلکو) نصب گردیده است که همراه آن دوران می‌کند. طراحی سنسور فتوالکتریک به نحوی است که دیسک شیاردار در حین گردش خود از داخل شکاف سنسور عبور می‌کند. در سنسور فتوالکتریک از دو عدد دیود نور گسیل (LED) و دو عدد فتوسل (فتودیود) استفاده شده است که دیودهای نور گسیل در قسمت بالای دیسک و فتودیودها در قسمت پایین آن قرار می‌گیرند. در شکل ۱۰-۷۰، دیسک شیاردار و نحوه قرارگرفتن سنسور فتوالکتریک در داخل دلکو به صورت شماتیک نشان داده شده است.

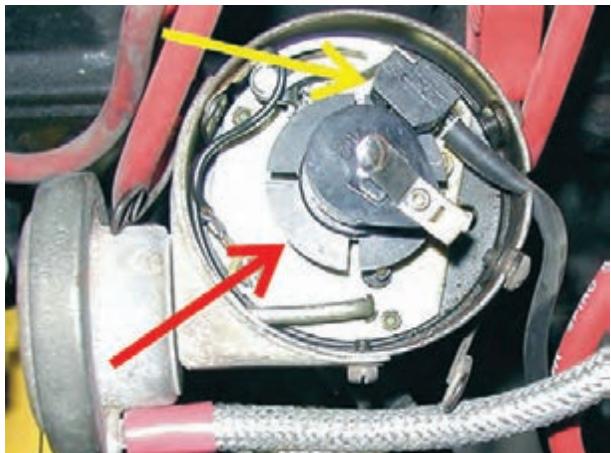


شکل ۱۰-۷۱

تعداد شیارهای روی دیسک بر مبنای تعداد سیلندرهای خودرو انتخاب و در روی دیسک ایجاد می‌شود. شعاعهای نورانی توسط دیودهای نور گسیل ارسال و به وسیله فتودیودها دریافت می‌شود. با چرخش دیسک شیاردار پرتوهای نور قطع و وصل می‌شود و توسط فتودیودها پالس‌های نوری به سیگنال ولتاژ تبدیل می‌گردد. سیگنال‌های ارسال شده به واحد کنترل جرقه مدار اولیه کویل را قطع و وصل می‌کند و ولتاژ القابی در سیم پیچ ثانویه کویل ایجاد می‌شود. در شکل ۱۰-۷۱، دیسک شیاردار با فلاش قمزرنگ و سنسور فتوالکتریک با فلاش زردنگ در دلکوی الکترونیکی نصب شده در خودرویی نشان داده شده است.

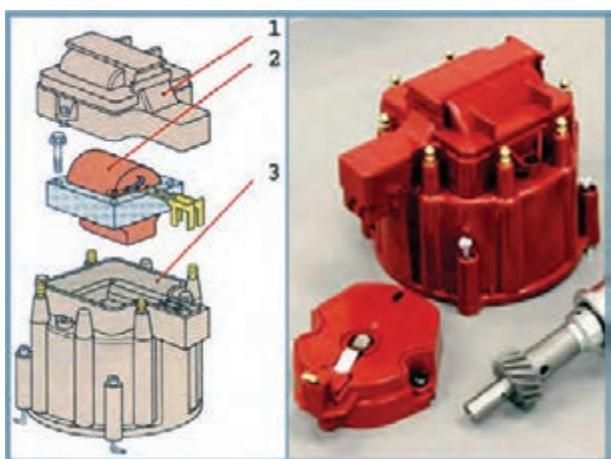


شکل ۱۰-۷۲


در بعضی از دلکوهای الکترونیکی، کویل مدار جرقه در داخل دلکو طراحی و تعبیه می‌شود. در شکل ۱۰-۷۲، یک نوع دلکوی الکترونیکی و کویل نصب شده در داخل در دلکوی آن دیده می‌شود. در تصویر شماتیک سمت چپ، در پوش کویل با شماره ۱(۱)، کویل مدار جرقه با شماره ۲(۲) و محفظه قرارگرفتن کویل در داخل در دلکو با شماره ۳(۳) مشخص شده است.

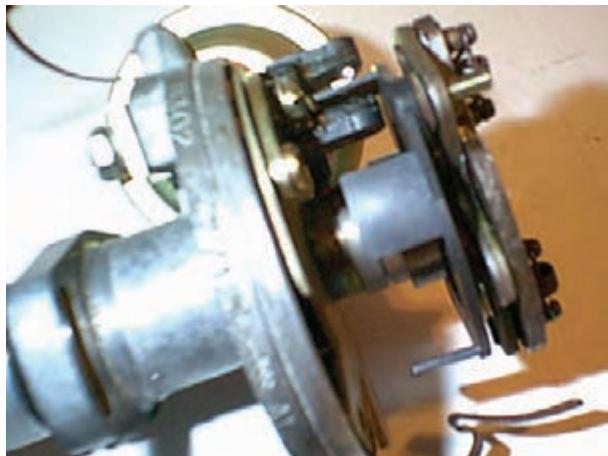

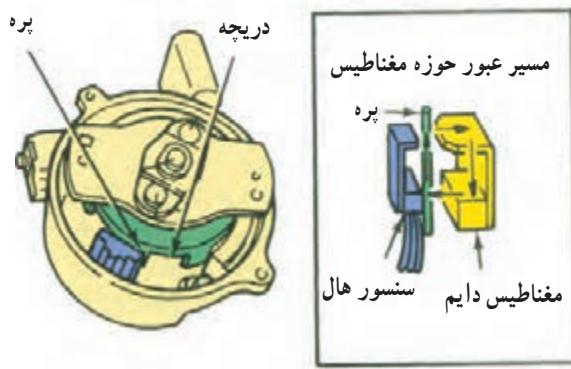شکل ۱۰-۷۳—دلکوی الکترونیکی با حسگر اثرهال



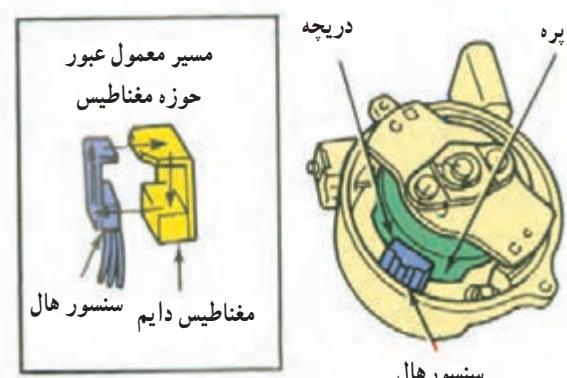الف—قرارگرفتن پره در مقابل سنسور و مغناطیس دائم



ب—قرارگرفتن دریچه در مقابل سنسور و مغناطیس دائم و ارسال سیگنال

شکل ۱۰-۷۴

در دلکوهایی که برای ارسال پالس به مدول کنترل جرقه از حسگر اثرهال استفاده شده است. دیسک پرهداری در روی میل دلکو قرار دارد که همراه با شفت دلکو گردش می‌کند. پره‌های دیسک به تعداد سیلندرهای موتور خودرو انتخاب و ایجاد می‌شود. در شکل ۱۰-۷۳، سنسور اثرهال نصب شده در یک نوع دلکوی الکترونیکی نشان داده شده است. پرهی روی دیسک و فضای خالی (پنجره) بین پره‌ها نیز در تصویر دیده می‌شوند.


پره‌های روی دیسک پرهدار هنگام گردش شفت دلکو، به طور متناوب تراشه‌ی اثرهال را می‌پوشاند. به این صورت که هنگام عبور پره و پنجره از فاصله‌ی هوایی مابین مغناطیس دائم و تراشه‌ی هال، اثر میدان مغناطیسی به سنسورهال قطع و وصل می‌شود با این عمل، سیگنال ولتاژی به صورت متناوب از سنسور به مدول کنترل جرقه ارسال می‌گردد و در نتیجه مدار اولیه‌ی جرقه در کویل به وسیله‌ی مدار الکترونیکی داخل واحد کنترل قطع و وصل می‌شود. همان‌گونه که ذکر شد، قطع و وصل مدار اولیه‌ی جرقه باعث اشباع کویل می‌شود و ولتاژ فشارقوی را در مدار ثانویه‌ی کویل به وجود می‌آورد. در شکل الف-۱۰-۷۴، مدار و دریچه (فاصله‌ی خالی مابین دو پرهی دیسک) روی دیسک نصب شده در شفت دلکو و نحوه‌ی قرارگرفتن پره‌ها در فاصله‌ی هوایی مابین سنسورهال و مغناطیس دائم نشان داده شده است در این وضعیت ارسال سیگنال به مدول کنترل جرقه قطع است. حوزه‌ی میدان مغناطیسی موثر بر تراشه‌ی هال پس از ردشدن پره و قرارگرفتن دریچه در مقابل سنسور، که باعث ارسال سیگنال ولتاژ به مدول کنترل جرقه می‌شود، در شکل ب-۱۰-۷۴ نشان داده شده است.

آزمون پایانی (۱۵)

- ۱- عملکرد دلکو را در مدار سیستم جرقه‌زنی خودرو توضیح دهید.
- ۲- ساختمان دلکو را توضیح دهید.



- ۳- عملکرد چکش برق دلکو را توضیح دهید.

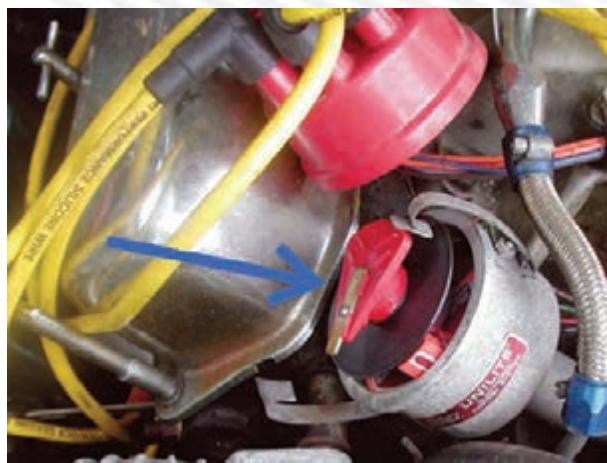

۴- اجزای نشان داده شده در شکل زیر را توضیح دهید.



۵- زاویه‌ی داول را تعریف و مقدار آن را در موتورهای چهارزمانه‌ی چهار سیلندر محاسبه کنید.

۶- نحوه‌ی اتصال خازن را در مدار اولیه‌ی جرقه، توضیح دهید.



۷- دستگاه آوانس خلائی براساس کدام گزینه عمل می‌کند؟

الف - سرعت عبور هوا از کاربراتور

ب - مقدار خلاً مؤثر بر پشت دیافراگم

د - سرعت خودرو

ج - باز بودن دریچه‌ی گاز

۸- طریقه‌ی تعویض پلاتین دلکو را توضیح دهید.



۹- نحوه تنظیم دهانه پلاتین به وسیله فیلر را توضیح دهید.


۱۰- تنظیم آوانس استانیکی دلکو را توضیح دهید.



۱۱- عملکرد پیکاب دلکوی نشان داده شده در شکل را توضیح دهید.



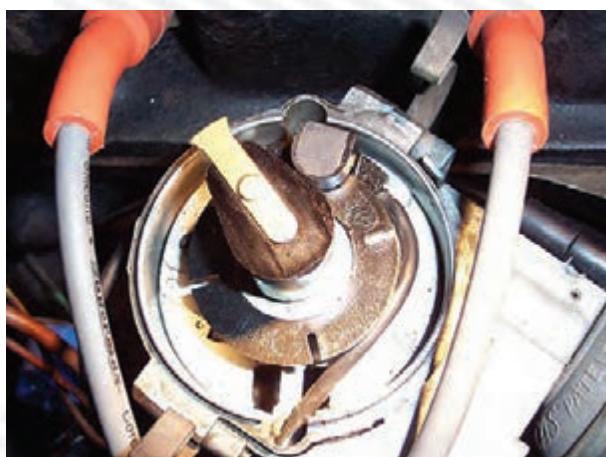۱۲- عملکرد سنسور فتوالکتریک در دلکوهای الکترونیکی را توضیح دهید.



واحد کار یازدهم

توانایی پیاده و سوار کردن، عیب یابی و رفع عیوب سوئیچ خودرو

هدف کلی

پیاده و سوار کردن، عیب یابی و رفع عیوب سوئیچ خودرو

هدف‌های رفتاری: از فرآگیرنده انتظار می‌رود پس از آموزش این واحد کار بتواند:

- ۱- ساختمان و کاربرد سوئیچ را توضیح دهد؛
- ۲- ترمینال‌های سوئیچ را توضیح دهد؛
- ۳- سوئیچ موتور را پیاده و سوار کند؛
- ۴- سوئیچ را عیب یابی و رفع عیوب کند؛
- ۵- سوئیچ موتور را آزمایش و راه اندازی کند.


ساعت آموزش

جمع	عملی	نظری
۸	۶	۲

پیش آزمون (۱۱)



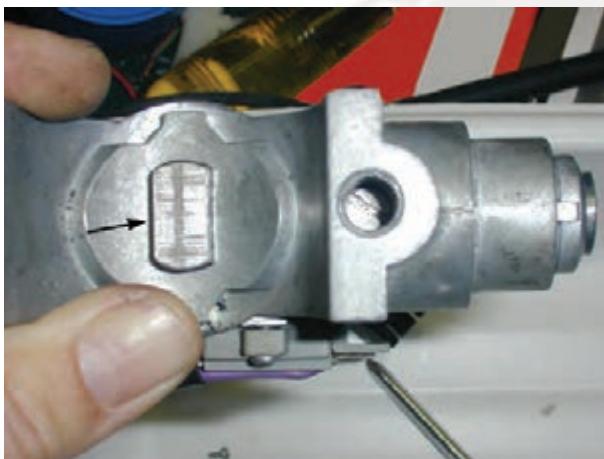- ۱- وظیفه‌ی سوئیچ را توضیح دهید.
- ۲- اگر سوئیچ اصلی خودروی در حال حرکت در وضعیت خاموش قرار داده شود چه انفاقی می‌افتد؟
توضیح دهید.




- ۳- آن‌چه را که از قطعه‌ی نشان داده شده در شکل دریافت می‌کنید، توضیح دهید.




- ۴- در شکل، کدام قسمت از سوئیچ نشان داده شده است؟

۱-۱۱- آشنایی با سوئیچ موتور

سوئیچ موتور یا سوئیچ جرقه به عنوان سوئیچ اصلی در مدارهای الکتریکی خودرو طراحی و نصب می‌گردد و از وظایف اصلی آن قطع و وصل جریان سیستم جرقه و استارت موتور است (شکل ۱۱-۱).

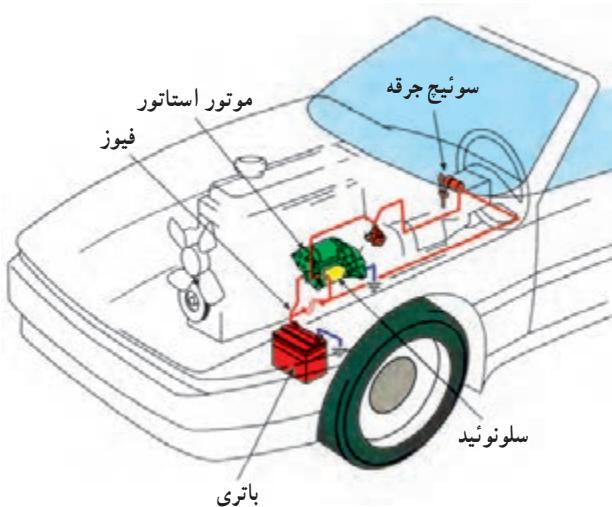

شکل ۱۱-۱- مدار سیستم استارت

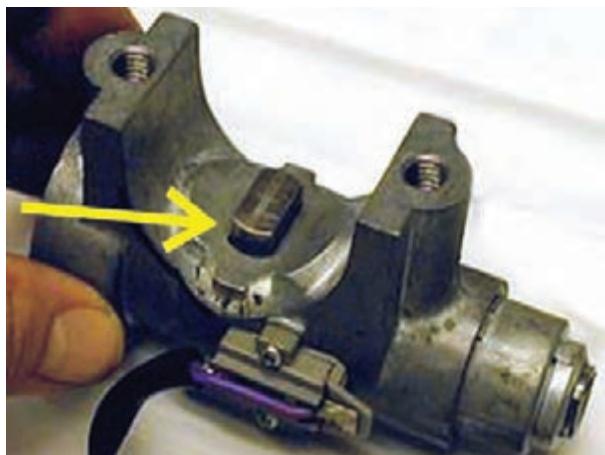


شکل ۱۱-۲

وظیفه‌ی دیگر سوئیچ، قفل کردن فرمان خودرو در حالت خاموش موتور خودرو است. این عمل توسط قسمت مکانیکی سوئیچ و به وسیله‌ی پین یا زائدۀ فلزی روی سیستم سوئیچ صورت می‌گیرد. زمانی که کلید از داخل سوئیچ موتور خارج گردد، زائدۀ پین از محل خود آزاد می‌شود و از چرخش فلکه‌ی فرمان جلوگیری می‌کند. در شکل ۱۱-۲، پین قفل مکانیکی فرمان یک نوع خودرو دیده می‌شود، که با فلش زرد رنگ نشان داده شده است.




شکل ۳

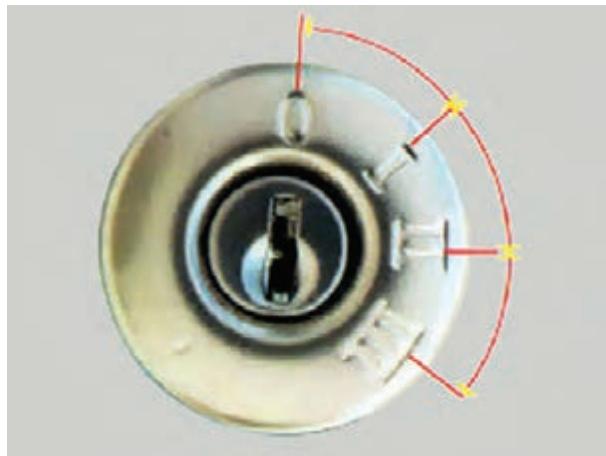محل نصب سوئیچ طوری انتخاب می‌شود که دسترسی به آن برای راننده به سهولت امکان‌پذیر باشد. در شکل ۱۱-۳، محل نصب سوئیچ در یک نوع خودرو نشان داده شده است.



۱۱-۴-نمای رو به روی سوئیچ

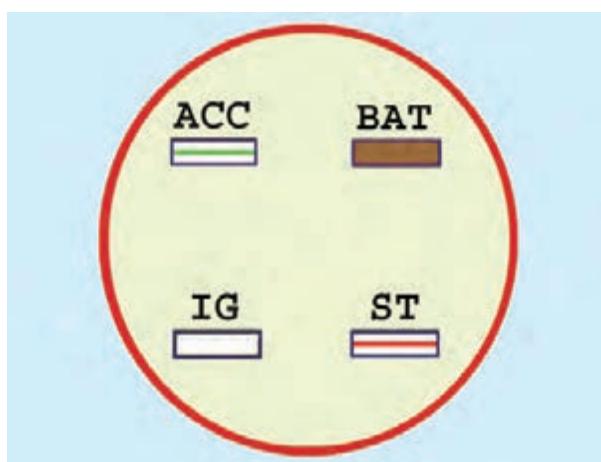

۱۱-۵-ترمینال‌های سوئیچ



شکل ۱۱-۶-سوئیچ اصلی موتور


نکته‌ی اینمی: در حین حرکت خودرو، به هیچ عنوان سوئیچ اصلی نباید در حالت خاموش موتور قرار گیرد. زیرا با این عمل فلکه‌ی فرمان قفل می‌شود و کنترل خودرو از اختیار راننده خارج می‌گردد و ممکن است به فاجعه منجر شود. در شکل ۱۱-۴، سوئیچ یک نوع خودرو و علامت روی آن دیده می‌شود. این نوع سوئیچ چهار ترمینال دارد که یک ترمینال به عنوان ورودی جریان باتری به سوئیچ و سه ترمینال دیگر خروجی از سوئیچ هستند (شکل ۱۱-۵). معمولاً ترمینال ورودی سوئیچ را با علامت BAT نشان می‌دهند. سیم متصل به ترمینال ورودی به رنگ قهوه‌ای است. ترمینال ACC در حالت خاموش بودن موتور نیاز دستگاه‌های الکتریکی خودرو، مانند رادیو پخش و سایر تجهیزات جانبی خودرو را تأمین می‌کند. سیم خروجی از ترمینال ACC به رنگ سفید با خط سبز است. ترمینال خروجی IG جریان مورد نیاز سیستم جرقه، مدار بوق، مدار راهنمایی، برف پاک کن و ... را تأمین می‌کند. سیم خروجی از ترمینال IG سفید رنگ است. ترمینال ST سوئیچ جریان مصرفی حالت استارت خودرو را برقرار می‌کند و سیم خروجی از این ترمینال به رنگ سفید با خط قرمز مشخص می‌شود (رنگ سیم‌های مورد اشاره مربوط به یک نوع خودرو است).

۱۱-۲-ساختمان سوئیچ موتور

سوئیچ نصب شده در خودروها از سه قسمت اصلی «مغزی و قفل سوئیچ»، «قفل فرمان» و «فیری سوئیچ» شامل ترمینال‌ها و اتصالات الکتریکی تشکیل یافته است. مجموعه‌ی سوئیچ به وسیله‌ی پیچ‌های روی میله‌ی فرمان بسته می‌شود و بر حسب نوع طراحی کارخانه‌ی سازنده‌ی خودرو داخل قاب پلاستیکی یا کائوچویی قرار می‌گیرد. در شکل ۱۱-۶، سوئیچ استفاده شده در یک نوع خودرو نشان داده شده است. ترمینال‌های سوئیچ با فلش قرمز رنگ و پین قفل فرمان با فلش سبز رنگ مشخص شده است.



شکل ۱۱-۷- فیبری سوئیچ یک نوع خودرو

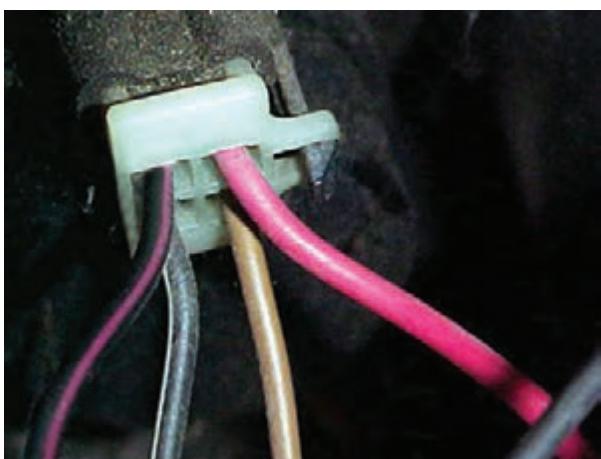

شکل ۱۱-۸- کد رنگ سیم‌های سوکت سوئیچ اصلی در یک نوع خودرو

زمان : ۳ ساعت

فیبری سوئیچ وظیفه اتصال ترمینال حامل جریان الکتریکی باتری (BAT) را، به سایر ترمینال‌های خروجی از سوئیچ اصلی موتور، به عهده دارد. در بعضی از سوئیچ‌ها ترمینال‌های خروجی به وسیله‌ی سوکت (کائوچی) به مدار الکتریکی (سیم‌کشی) خودرو متصل می‌شود و فیبری توسط پیچ به بدنه‌ی سوئیچ وصل می‌گردد. در شکل ۱۱-۷، فیبری سوئیچ یک نوع خودرو و محل اتصال فیبری به بدنه‌ی سوئیچ نشان داده شده است.

کد رنگ سیم‌ها در خودروهای مختلف یکسان نیست و بر حسب طرح کارخانه‌ی سازنده استاندارد می‌شود. لذا لازم است هنگام عیب‌یابی مدار الکتریکی به کد رنگ سیم‌های ارائه شده در دفترچه راهنمای تعمیراتی خودرو توجه نمود. در شکل ۱۱-۸، سوکت اتصال سوئیچ اصلی خودرویی دیده می‌شود. سیم متصل به ترمینال BAT با روپوش عایق قرمز رنگ، سیم متصل به ترمینال ACC سوئیچ با روپوش عایق مشکی رنگ با راه سفید، سیم متصل به ترمینال IG سوئیچ با روپوش عایق قهوه‌ای و سیم متصل به ترمینال SI سوئیچ با روپوش عایق قرمز رنگ انتخاب شده است.

۱۱-۳- دستور العمل پیاده و سوار کردن و عیب‌یابی سوئیچ اصلی موتور (سوئیچ جرقه)

وسایل لازم:

- جعبه ابزار برق خودرو

برای پیاده کردن سوئیچ اصلی موتور به ترتیب زیر اقدام کنید:

- بست کابل اتصال بدنه‌ی باتری را باز و آن را از ترمینال منفی باتری جدا کنید. شکل ۱۱-۹، کابل اتصال بدنه‌ی باتری را، پس از جدا کردن آن، نشان می‌دهد.



شکل ۱۱-۹- باز کردن کابل اتصال بدنه‌ی باتری



شکل ۱۱-۱۰- قاب روی فرمان

- قاب روی میله‌ی فرمان دو قسمتی طراحی شده و به وسیله‌ی پیچ‌هایی به یکدیگر متصل شده است. با استفاده از پیچ‌گوشتی مناسبی پیچ‌های اتصال قاب را باز کنید. سپس با احتیاط آن‌ها را از یکدیگر جدا و از محل خود خارج کنید. در شکل ۱۱-۱۰، قاب روی لوله‌ی فرمان یک نوع خودرو نشان داده شده است.



شکل ۱۱-۱۱- سوئیچ اصلی موتور

- قاب دور فرمان از جنس پلاستیک فشرده و یا کائوچوبی است، که در مقابل ضربه شکننده و آسیب‌پذیر است. لذا پس از جدا کردن آن، سوکت اتصال الکتریکی سایر سوئیچ‌های مدار الکتریکی نصب شده در روی قاب را آزاد کنید و قاب را در محل مناسبی قرار دهید. در شکل ۱۱-۱۱، سوئیچ اصلی موتور و موقعیت آن پس از خارج کردن قاب پلاستیکی از روی میله‌ی فرمان خودرو دیده می‌شود.



شکل ۱۱-۱۲- روپوش یا کاور محافظ پشت سوئیچ

سوئیچ اصلی موتور (سوئیچ جرقه) به وسیله‌ی چهار رشته سیم (اوردی و خروجی‌های سوئیچ) در مدار الکتریکی سیم‌کشی خودرو قرار گرفته است و محل اتصال سیم‌ها به کائوچوبی پشت سوئیچ به وسیله‌ی روپوش (کاور) لاستیکی محافظت می‌شود. در شکل ۱۱-۱۲، سیم‌های پشت سوئیچ و روپوش لاستیکی آن با فلش نشان داده شده است.




شکل ۱۱-۱۳- بیرون آوردن فیبری پشت سوئیچ

- کائوچویی (فیبری) پشت سوئیچ اصلی موتور بهوسیله‌ی سه عدد خار فلزی (زانده‌های روی پوسته‌ی سوئیچ) تعییه شده در روی بدنه‌ی سوئیچ ثابت نگه داشته می‌شود. لذا با اعمال نیرو، روپوش (کاور) لاستیکی و کائوچویی داخل آن را از خارهای روی پوسته‌ی سوئیچ جدا کنید. در شکل ۱۱-۱۳، بیرون آوردن فیبری پشت سوئیچ دیده می‌شود.




شکل ۱۱-۱۴- ترمینال داخل فیبری سوئیچ

- ترمینال‌های ورودی و خروجی داخل فیبری (کائوچویی) سوئیچ اصلی موتور را از نظر ساییدگی و رسوب گرفتن سطح آنها بازدید و بررسی کنید. در شکل ۱۱-۱۴، ترمینال‌های داخل فیبری سوئیچ دیده می‌شوند.

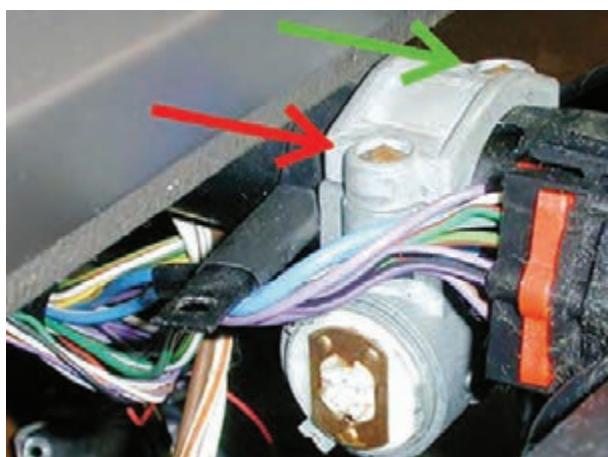


شکل ۱۱-۱۵- پیچ‌های اتصال سوئیچ

- بدنه‌ی سوئیچ اصلی موتور بهوسیله‌ی اتصال پیچ و مهره در روی لوله‌ی فرمان خودرو بسته شده است. با استفاده از پیچ گوشتشی تخت، دو عدد پیچ اتصال کپه‌ی بالایی سوئیچ را باز کنید. در شکل ۱۱-۱۵، پیچ‌های اتصال کپه‌ی بالایی به پوسته‌ی سوئیچ با فلش نشان داده شده است.

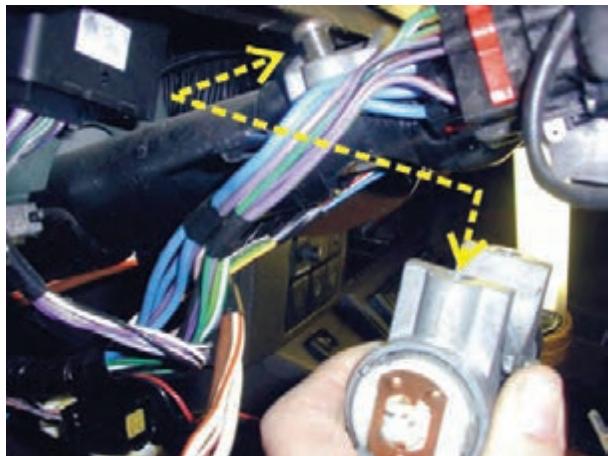


شکل ۱۱-۱۶- جدا کردن بدنی سوئیچ از لوله‌ی فرمان

- پس از باز کردن پیچ‌ها، سوئیچ را از لوله‌ی فرمان جدا کنید. در شکل ۱۱-۱۶، پیچ اتصال و محل قرار گرفتن آن روی کپه‌ی پایین پوسته‌ی سوئیچ با فلاش نشان داده شده است.

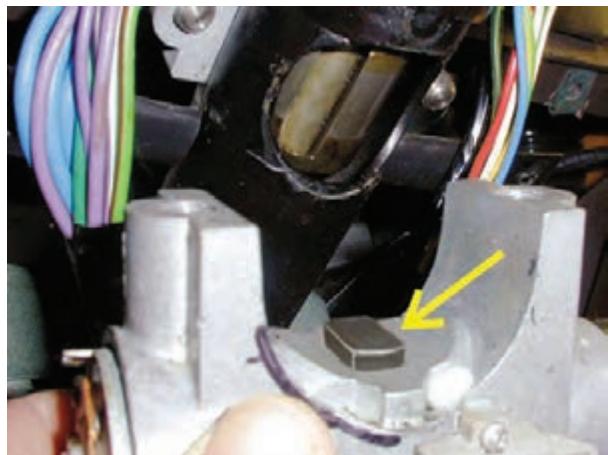

شکل ۱۱-۱۷- قفل کن میله‌ی فرمان

در پشت قفل کن فرمان خودرو فنری تعییه شده است، که هنگام قرار گرفتن سوئیچ در وضعیت خاموش (off)، میله‌ی قفل کن را به داخل شیار روی میله‌ی فرمان هدایت و از چرخش فلکه‌ی فرمان جلوگیری می‌کند. در شکل ۱۱-۱۷، قفل کن مکانیکی فرمان با فلاش نشان داده شده است. قفل را، جهت اطمینان از عملکرد صحیح آن، بازدید و بررسی کنید.

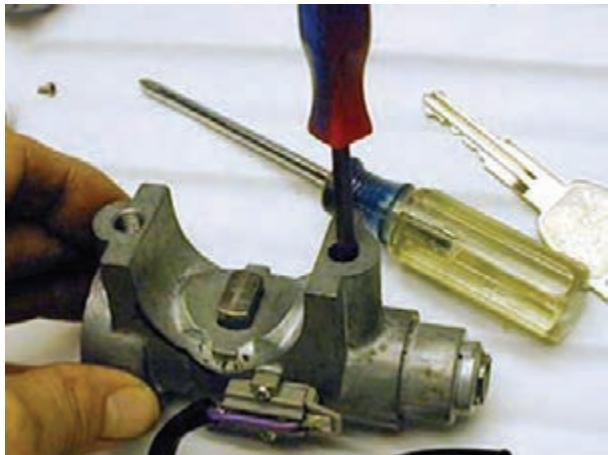


شکل ۱۱-۱۸- باز کردن پیچ مغزی سوئیچ

- مغزی سوئیچ به وسیله‌ی پیچ در داخل سیلندر سوئیچ اصلی ثابت نگه داشته می‌شود. برای خارج کردن مغزی سوئیچ ابتدا به وسیله‌ی پیچ گوشتشی تخت، پیچ نگه‌دارنده‌ی مغزی سوئیچ را باز کنید. سپس مغزی را از داخل سیلندر بیرون آورید. در شکل ۱۱-۱۸، باز کردن پیچ نگه‌دارنده و ثابت‌کننده‌ی مغزی سوئیچ نشان داده شده است.



شکل ۱۱-۱۹- مغزی سوئیچ اصلی موتور

- پس از خارج کردن مغزی سوئیچ، آن را در محل مناسبی قرار دهید. در روی وینگی انتهای مغزی سوئیچ، زائداتی طراحی شده است که بهوسیله‌ی کلید سوئیچ به چرخش درمی‌آید و با روشن کردن موتور قفل کن میله‌ی فرمان آزاد می‌شود. در شکل ۱۱-۱۹، مغزی سوئیچ و زائداتی روی رینگ انتهای مغزی، که با فلاش قرمز رنگ مشخص شده است، دیده می‌شود.

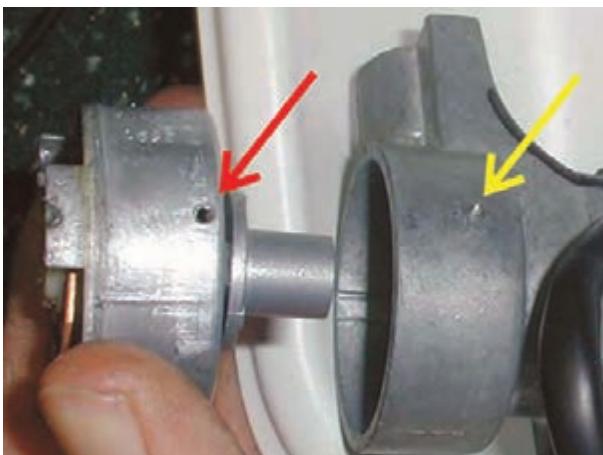

شکل ۱۱-۲۰- بیرون آوردن محفظه‌ی فیبری زیرین سوئیچ

- برای خارج کردن فیبری زیرین، که در داخل پوسته سوئیچ قرار دارد، ابتدا بهوسیله‌ی پیچ گوشتی چهارسو پیچ ثابت‌کننده‌ی محفظه‌ی فلزی فیبری را باز کنید. سپس محفظه‌ی فیبری را از داخل بدنه‌ی سوئیچ بیرون آورید. در شکل ۱۱-۲۰، محل پیچ اتصال در روی پوسته‌ی سوئیچ با فلاش زرد رنگ و در روی محفظه‌ی فیبری با فلاش قرمز رنگ نشان داده شده است.



شکل ۱۱-۲۱- بیرون آوردن فیبری زیرین از داخل محفظه‌ی فلزی

- کائوچویی یا فیبری زیرین را از داخل محفظه‌ی فلزی آن بیرون آورید. در پشت فیبری، فنر و ساقمه‌ای قرار می‌گیرد. فنر وظیفه دارد و ضعیت سوئیچ را، پس از استارت زدن و روشن شدن موتور، به حالت اتصال IG سوئیچ برگرداند و ساقمه‌ی تعییه شده در پشت فیبری، درون سوراخ کائوچویی و تورفتگی‌های سطح داخل محفظه قرار می‌گیرد و موقعیت‌های ترمینال‌های داخل سوئیچ می‌گردد. در شکل ۱۱-۲۱، فیبری زیرین سوئیچ پس از خارج کردن آن از داخل محفظه‌ی فلزی دیده می‌شود.

- مراحل سوار کردن سوئیچ اصلی موتور عکس مراحل پیاده کردن آن است.


زمان : ۳ ساعت

۱۱-۴ دستور العمل آزمایش و عیب‌یابی سوئیچ اصلی موتور

وسایل لازم :


سوئیچ، لامپ آزمایش ۱۲ ولتی، باتری، سیم رابط برای آزمایش سالم بودن سوئیچ موتور به ترتیب زیر اقدام کنید :

- به وسیله‌ی سیم رابط ترمینال مثبت باتری را به ترمینال سوئیچ وصل کنید (شکل ۱۱-۲۲).

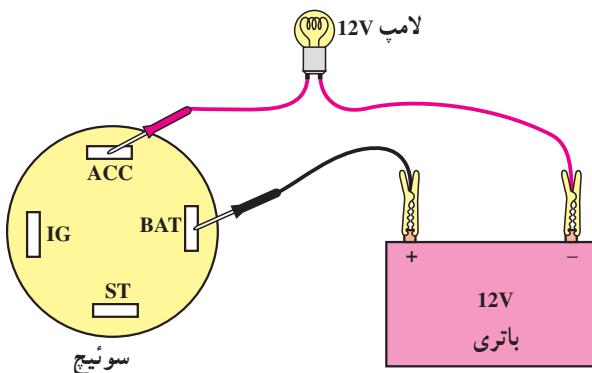

شکل ۱۱-۲۲


- یک سر سیم لامپ آزمایش را به ترمینال منفی باتری و سر دیگر آن را به ترمینال ACC سوئیچ متصل کنید.
- کلید را داخل سوئیچ قرار دهید و در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا در موقعیت ACC قرار گیرد.
- روشن شدن لامپ آزمایش دلیل سالم بودن اتصال ترمینال ACC است.
- سیم متصل به ترمینال ACC را جدا و به ترمینال IG سوئیچ وصل کنید (شکل ۱۱-۲۳).

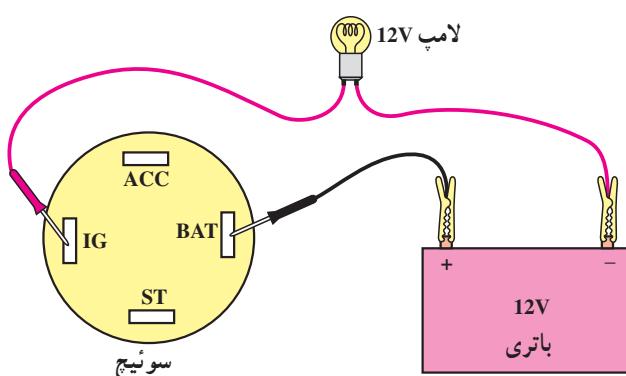


شکل ۱۱-۲۳

- کلید سوئیچ را در مرحله‌ی دوم (موقعیت IG) قرار دهید. در این حالت نیز روشن شدن لامپ دلیل سالم بودن ترمینال IG سوئیچ است.
- در مرحله‌ی بعد سیم متصل به ترمینال IG را جدا و به ترمینال ST سوئیچ وصل کنید و کلید سوئیچ را در وضعیت استارت قرار دهید و لحظاتی نگه‌دارید. روشن شدن لامپ، دلیل سالم بودن ترمینال ST سوئیچ است (شکل ۱۱-۲۴).
- آزمایش‌های فوق را می‌توان با اهم‌تر دی‌سی (DC) نیز اجرا کرد.

عیب‌های متداول در سوئیچ اصلی موتور و مدار الکتریکی آن عبارت‌اند از :

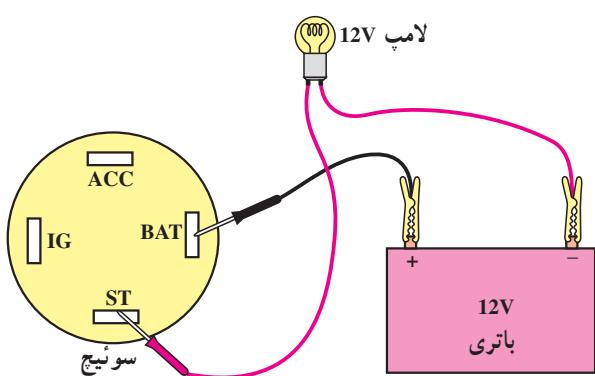

شکل ۱۱-۲۴

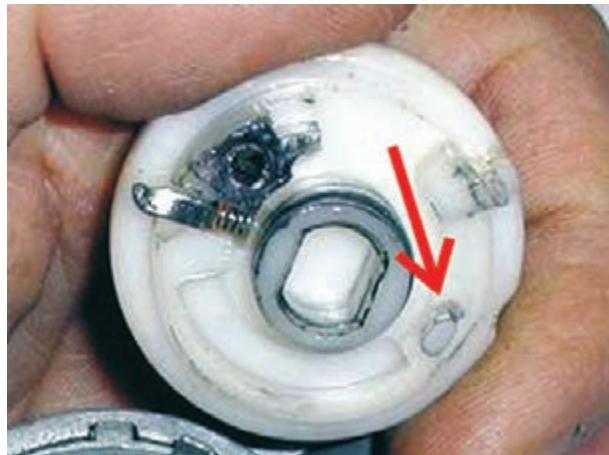

شکل ۱۱-۲۵- آسیب دیدن تکیه‌گاه فنر در روی فیبری سوئیچ

- معیوب شدن فیبری (کائوچوبی) سوئیچ
- معیوب شدن سوکت اتصال سیم کشی به سوئیچ اصلی موتور


- قطع شدن سیم‌ها

پایه‌های نگهدارنده فنر در روی فیبری به مرور زمان سائیده و مستهلهک می‌شود و لازم است فیبری سوئیچ را تعویض نمود. در شکل ۱۱-۲۵، آسیب دیدن محل تکیه‌گاه فنر در روی فیبری نشان داده شده است.



شکل ۱۱-۲۶- فیبری سالم و معیوب سوئیچ اصلی

- ایجاد ترک در محل اتصال میله‌ی رابط سوئیچ با فیبری، لقی ترمینال‌ها و اتصالات الکتریکی فیبری سوئیچ، از معایب دیگری است که مانع از عملکرد صحیح سوئیچ اصلی موتور (سوئیچ جرقه) می‌شود و در برقراری صحیح جریان الکتریکی مدارهای مختلف خودرو اختلال ایجاد می‌کند. برای رفع عیب به وجود آمده لازم است که فیبری سوئیچ با نوع سالم آن تعویض گردد. در شکل ۱۱-۲۶، فیبری معیوب و نوع سالم آن نشان داده شده است.

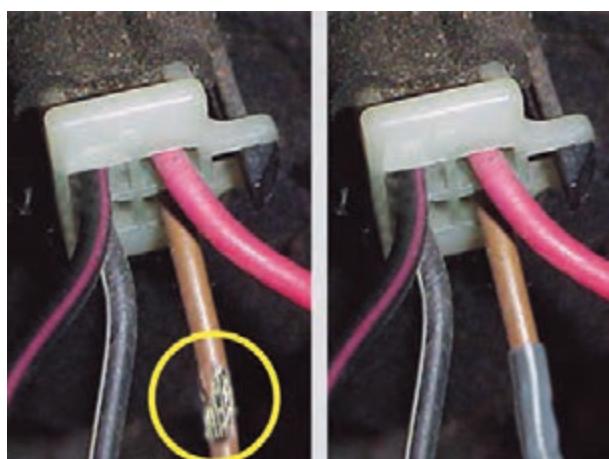

شکل ۱۱-۲۷- عایق‌بندی سیم معیوب

- عبور شدت جریان زیاد و مداوم و نیز اتصال ضعیف سوکت با ترمینال‌های سوئیچ، آسیب دیدن روکش عایق‌های و رعایت نکردن اصول ایمنی به هنگام کار بر روی مدارهای الکتریکی خودرو، از عوامل ایجاد عیب در سیم‌کشی خودرو به شمار می‌رود و لازم است هنگام بررسی و عیب‌یابی سیم‌کشی مدار الکتریکی، از اتصال صحیح سوکت‌ها و سرسریم‌ها اطمینان حاصل کنید.

در صورت تعویض قسمتی از سیم‌کشی خودرو، از رشته سیم، با مشخصات فنی سیم معیوب شده، استفاده نماید و محل اتصال سیم‌ها و یا قسمت آسیب‌دیده روکش سیم را مجدداً عایق‌بندی کنید. در شکل ۱۱-۲۷، عایق‌بندی سیم معیوب نشان داده شده است.



شکل ۱۱-۲۸- اندازه‌گیری ولتاژ در ترمینال ورودی سوئیچ

- برای اندازه‌گیری ولتاژ ورودی و خروجی از سوئیچ اصلی موتوور به ترتیب زیر عمل کنید :
- سلکتور مولتی‌متر را برای اندازه‌گیری ولت تنظیم کنید.
- سیم‌های متصل به ترمینال‌های سوئیچ را با استفاده از کد رنگ سیم‌های ارائه شده در دفترچه‌ی راهنمای تعمیرات خودرو شناسایی کنید.
- سیم سیاه رنگ (منفی) مولتی‌متر را اتصال بدن کنید.
- سیم قرمز رنگ (مثبت) مولتی‌متر را به سیم ترمینال ورودی سوئیچ (BAT) متصل کنید. در صورت سالم بودن سیم‌کشی مدار مقدار ولتاژ باتری در این مرحله از آزمایش در صفحه‌ی نشان‌دهنده مولتی‌متر اندازه‌گیری و نمایش داده می‌شود. در شکل ۱۱-۲۸، نحوه آزمایش نشان داده شده است.



شکل ۱۱-۲۹- اتصال سیم مثبت مولتی‌متر به سیم ترمینال ACC فیری



- برای آزمایش ولتاژ خروجی از سوئیچ، سیم مثبت (قرمز رنگ) مولتی را به ترمینال ACC فیری متصل کنید و سوئیچ اصلی را نیز در وضعیت ACC سوئیچ قرار دهید و مقدار ولتاژ اندازه‌گیری شده را یادداشت کنید.
- برای مرحله‌ی بعدی سوئیچ (IG) نیز، آزمایش را تکرار و مقدار ولتاژ اندازه‌گیری شده را به وسیله‌ی مولتی یادداشت کنید و با مراجعه به دفترچه‌ی تعمیراتی خودرو، مقادیر اندازه‌گیری شده را با مقدار ولتاژ توصیه شده در دفترچه‌ی راهنمای تعمیراتی خودرو مقایسه و بررسی کنید. در شکل ۱۱-۲۹ اتصال مولتی‌متر به ترمینال ACC فیری قبل از باز کردن (قبل از قرار دادن سوئیچ در وضعیت ACC) سوئیچ نشان داده شده است.

آزمون پایانی (۱۱)

- ۱- وظیفه و عملکرد سوئیچ اصلی موتور را توضیح دهید.
- ۲- در شکل زیر کدام قسمت از سوئیچ اصلی موتور نشان داده است؟ وظیفه و عملکرد آن را توضیح دهید.



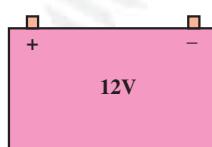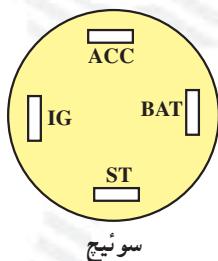- ۳- مدار آزمایش ترمینال IG سوئیچ اصلی موتور را کامل کنید و نحوه‌ی آزمایش و نتیجه‌ی آن را توضیح دهید.



۴- نام و وظیفه قطعه نشان داده شده در شکل را توضیح دهید.



۵- آزمایش سوئیچ اصلی موتور را با استفاده از مولتی متر توضیح دهید.



واحد کار دوازدهم

توانایی پیاده و سوار کردن، آزمایش و عیب‌یابی سرعت‌سنج و دورسنج خودروها




پیاده و سوار کردن، آزمایش و عیب‌یابی سرعت‌سنج و دورسنج خودروها

هدف‌های رفتاری: از فرآگیرنده انتظار می‌رود پس از آموزش این واحد کار بتواند:

- ۱- انواع سرعت‌سنج خودرو را نام ببرد؛
- ۲- طرز کار سرعت‌سنج را توضیح دهد؛
- ۳- کیلومتر شمار را توضیح دهد.
- ۴- سرعت‌سنج خودرو را پیاده و سوار کند.
- ۵- طرز کار دورسنج را توضیح دهد.
- ۶- انواع دورسنج را نام ببرد؛
- ۷- مدار الکتریکی دورسنج را توضیح دهد.
- ۸- دورسنج را پیاده و سوار کند.
- ۹- مدار اخطار سرعت‌سنج را توضیح دهد.

ساعت‌های آموزش

نظری	عملی	جمع
۲	۶	۸

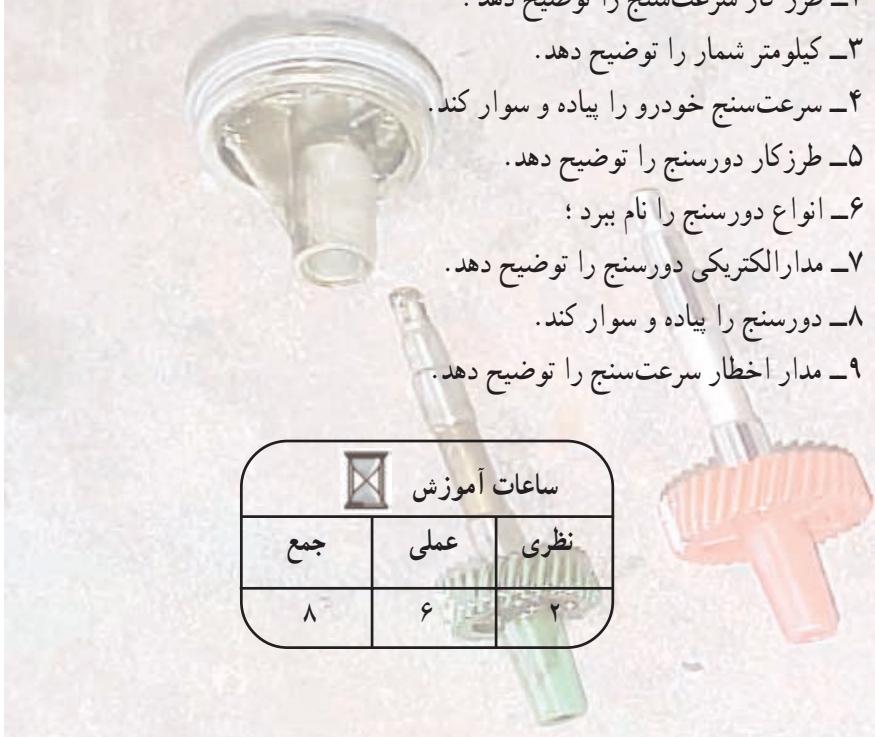

پیش‌آزمون (۱۲)

۱- شکل زیر را توضیح دهید (نام و وظیفه).



۲- تفاوت شکل زیر با شکل سؤال (۱) را توضیح دهید.



۳- نام و وظیفه‌ی قطعه‌ی نشان داده شده در شکل را توضیح دهید.



۴- درجه‌بندی سرعت‌سنج خودروها بر حسب کدام یک از واحدهای اندازه‌گیری است؟

الف - کیلومتر در ساعت

ب - کیلومتر

ج - مایل در ساعت

د - گزینه‌های الف و ج

۵- دور موتور اندازه‌گیری شده در شکل چه قدر است؟





شکل ۱۲-۱

۱-۱۲- آشنایی با سرعت‌سنج خودرو

سرعت‌سنج^۱ در صفحه‌ی نشان‌دهنده‌های جلوی راننده قرار گرفته است و سرعت حرکت خودرو را بر حسب کیلومتر یا مایل در ساعت نشان می‌دهد. در شکل ۱۲-۱، سرعت‌سنج یک نوع خودرو نشان داده شده است.



شکل ۱۲-۲

حداکثر سرعت خودرو از طرف کارخانه‌ی سازنده تعیین و روی درجه‌بندی نشان‌دهنده سرعت درج می‌شود. در بعضی از خودروها سرعت‌سنج بر حسب هر دو نوع واحد سنجش سرعت درجه‌بندی شده است. در شکل ۱۲-۲، نشان‌دهنده سرعت خودرویی دیده می‌شود.



شکل ۱۲-۳

در روی نشان‌دهنده سرعت، نمایشگر مسافت (کیلومترشمار) نیز پیش‌بینی و نصب می‌شود، که مسافت پیموده شده توسط خودرو را اندازه‌گیری و بر حسب کیلومتر یا مایل نشان می‌دهد. مسافت‌سنج تا یک صد هزار کیلومتر یا مایل را اندازه‌گیری می‌کند و نشان می‌دهد. سپس دو مرتبه از صفر شروع می‌کند و به نمایش می‌گذارد. در شکل ۱۲-۳ کیلومتر شمار (مسافت‌سنج) یک نوع خودرو با فلاش نشان داده شده است.



۱—کیلومترشمار اصلی
۲—سرعتسنج
۳—مسافتسنج
۴—صفر کن مسافتسنج

شکل ۱۲-۴—سرعتسنج و کیلومترشمار



(الف)



(ب)

شکل ۱۲-۵

در بعضی خودروها علاوه بر نمایشگر مسافت، نمایشگر چهار رقمی دیگری نصب می شود که تا یک هزار کیلومتر یا مایل را اندازه گیری می کند. این مسافت سنج به رانتده امکان می دهد تا مسافت های کوتاه را نیز اندازه گیری نماید. بدین منظور یک اهرم فشاری روی صفحه ای نشان دهنده پیش بینی شده است که می توان به وسیله ای آن و به دلخواه رانتده، پس از اندازه گیری مسافت قبلی دوباره مسافت سنج موقت را در وضعیت ابتدایی شروع اندازه گیری (حالت صفر) قرار داد و مسافت دیگر مورد نیاز را اندازه گیری نمود (شکل ۱۲-۴).

در بعضی از خودروها نشان دهنده های نصب شده در پانل جلوی رانتده از نوع الکترونیکی است. در این نوع خودروها نمایشگر نشان دهنده ها دیجیتالی اند و به صورت عددی (رقمی) و یا نمودار میله ای مقدار سرعت خودرو، میزان مسافت طی شده، دور موتور، مقدار سوخت داخل پاک خودرو، درجه ای حرارت سیستم خنکاری (آب موتور)، فشار روغن موتور و ... را نشان می دهد. در شکل ۱۲-۵-الف، صفحه ای نشان دهنده های یک نوع خودرو دیده می شود.


فرم ظاهری صفحه ای نشان دهنده ها متنوع است و در شکل ظاهری گوناگونی طراحی شده و در پانل جلوی رانتده نصب می شود. در شکل ۱۲-۵-ب، طرح دیگری از صفحه ای نشان دهنده های خودرویی دیده می شود، که در آن سرعت سنج با فلاش قرمزرنگ و کیلومتر شمار با فلاش سبزرنگ نشان داده شده است.



شکل ۱۲-۶ - سرعت‌سنج



شکل ۱۲-۷ - سیم کیلومتر

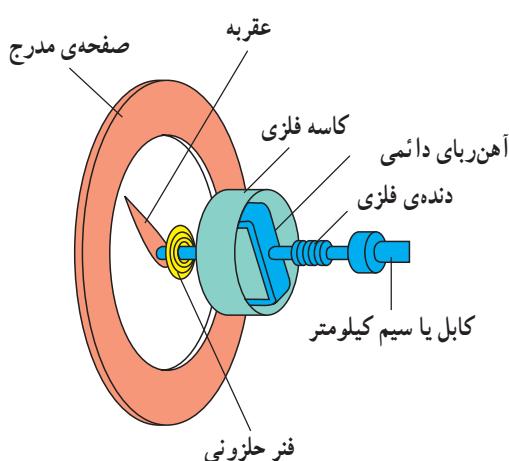

شکل ۱۲-۸ - مکانیزم سرعت‌سنج

۱۲-۲ - ساختمان و طرز کار سرعت‌سنج

سرعت‌سنج از قطعات زیر تشکیل یافته است :

- عقربه

- صفحه‌ی مدرج

- آهن‌ربای دائم

- پوسته‌ی ثابت

- فنر حلقه‌نی

- صفحه‌ی غیرفلزی نگه‌دارنده عقربه


در شکل ۱۲-۶، سرعت‌سنج یک نوع خودرو نشان داده شده است.

در این نوع سرعت‌سنج دور تبدیل شده‌ی شفت خروجی

جعبه‌دنده (گیربکس) به وسیله‌ی سیم کیلومتر به آهن‌ربای دائم روی محور سرعت‌سنج منتقل و باعث چرخش آن می‌شود. در شکل ۱۲-۷، یک نوع سیم کیلومتر مورد استفاده در خودروهای سواری نشان داده شده است. در ابتدا و انتهای سیم کیلومتر مهره‌ی آج‌داری قرار دارد که سیم کیلومتر را به سرعت‌سنج و واسطه روی جعبه‌دنده متصل می‌کند.

هنگام حرکت خودرو و چرخش آهن‌ربای سرعت‌سنج، میدان مغناطیسی متحرکی ایجاد می‌گردد که دور صفحه‌ی مدرج به عقربه، نیروی کششی دورانی وارد می‌کند و باعث حرکت عقربه در جهت دوران خود می‌شود. فنر حلقه‌نی متصل به عقربه‌ی سرعت‌سنج نیز همواره در مقابل حرکت چرخشی عقربه مقاومت می‌کند و تمایل دارد آن را روی عدد صفر صفحه نگه‌دارد. بنابراین، عقربه‌ی سرعت‌سنج در هر لحظه توسط دو نیروی متقابل به نوسان در می‌آید و با برآیند نیروها وضع متعادلی پیدا می‌کند. با افزایش نیروی حوزه‌ی مغناطیسی دوار، نیروی فنر خنثی می‌شود و عقربه در روی صفحه‌ی مدرج حرکت می‌کند. با کاهش نیروی حوزه‌ی مغناطیسی در اثر کاهش دور شفت خروجی جعبه‌دنده، عقربه به سمت عدد صفر منحرف می‌شود. تغییر موقعیت عقربه روی صفحه‌ی مدرج، که در اثر تغییرات سرعت حوزه‌ی

مغناطیسی آهنربای گردن به وجود می‌آید، بر حسب درجه‌بندی صفحه‌ی سرعت‌سنج مقدار سرعت خودرو را نشان می‌دهد. شکل ۱۲-۸، تصویر شماتیک ساختمان سرعت‌سنج نشان داده شده است.

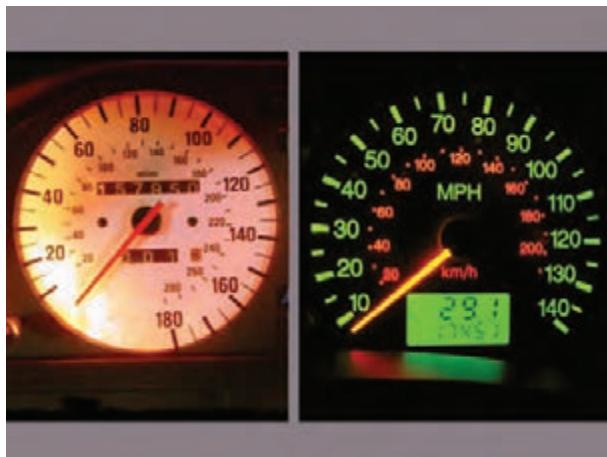


شکل ۱۲-۹

برای تأمین روشنایی صفحه‌ی نشان‌دهنده‌ها از لامپ‌های کوچکی استفاده می‌شود که در مدار الکتریکی چراغ‌های پارک قرار دارد و با سوئیچ، چراغ‌های پارک خودرو روشن می‌شود تا در شب‌ها و هنگام تاریک شدن هوا امکان مشاهده‌ی سرعت‌سنج و سایر نشان‌دهنده‌ها برای راننده‌ی خودرو فراهم آید. در شکل ۱۲-۹، روشنایی صفحه‌ی سرعت‌سنج دو نوع خودرو دیده می‌شود.




شکل ۱۲-۱۰

— نکته‌ی ایمنی: تعیین حداقل سرعت مجاز حرکت خودروها به وسیله‌ی علائم و تابلوهای هشداردهنده در جاده مشخص می‌شود و رانندگان خودروها موظف‌اند، قوانین و مقررات اعلام شده را رعایت کنند (شکل ۱۲-۱۰).

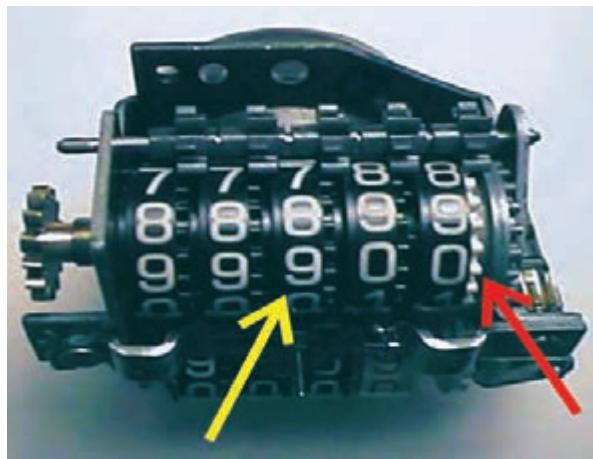

شکل ۱۲-۱۱

۳-۱۲- ساختمان و مکانیزم کار کیلومترشمار مسافت‌سنج یا کیلومترشمار مکانیکی دارای حلقه‌های شماره‌گذاری شده‌اند، که روی محورهای دندانه‌دار سوار شده و نیروی محرک آن‌ها از طریق دندنه‌ی حلزونی روی محور آهنربای دائم سرعت‌سنج به وسیله‌ی چرخ‌دنده تأمین می‌گردد. در شکل ۱۲-۱۱، شماره‌های روی حلقه‌ها با فلش زردرنگ و دندانه‌های روی محور با فلش قرمز رنگ نشان داده شده است.

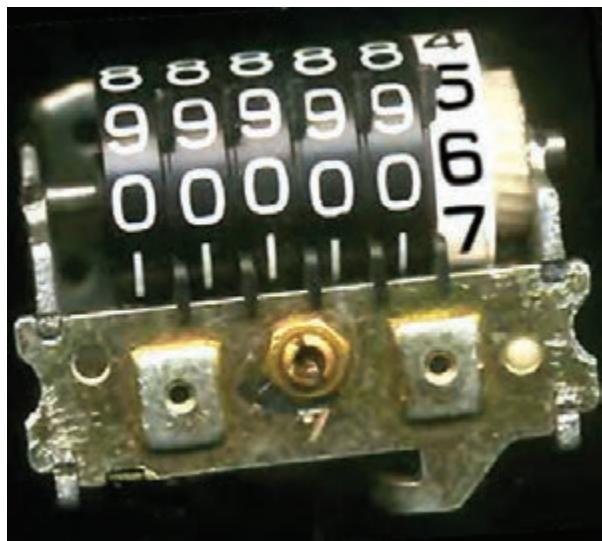

شکل ۱۲-۱۲

ارتباط چرخ دنده‌ها در کیلومترشمار به گونه‌ای طراحی شده است که ابتدا اولین حلقه‌ی سمت راست کیلومترشمار چرخش می‌کند و به ازای یک دور چرخش خود، که معادل یک کیلومتر یا یک مایل مسافت پیموده شده است، باعث چرخش $\frac{1}{10}$ دور دومین حلقه می‌گردد. حلقه‌های بعدی نیز به ترتیب با یک دور چرخش خود، حلقه‌ی سمت چپ را به اندازه‌ی $\frac{1}{10}$ دور می‌چرخانند و به این ترتیب مسافت طی شده توسط خودرو اندازه‌گیری می‌شود. در شکل ۱۲-۱۲، نوع دیگری از کیلومترشمار دیده می‌شود.



شکل ۱۲-۱۳

همان‌طور که ذکر شده انتقال دور به سرعت‌سنجد به وسیله‌ی سیم کیلومترشمار صورت می‌گیرد. در شکل ۱۲-۱۳ مکانیزم انتقال دور به سیم کیلومترشمار دیده می‌شود. چرخ دنده‌ی روی محور داخل واسطه‌ی سرعت‌سنجد با دنده‌ی روی شفت خروجی جعبه‌دنده درگیر می‌شود و دور خروجی از طریق چرخ دنده‌ها به سیم کیلومترشمار منتقل می‌گردد.



شکل ۱۲-۱۴

پوسته‌ی نگه‌دارنده‌ی چرخ دنده‌ی انتقال دور شفت خروجی جعبه‌دنده (گیربکس) به سرعت‌سنجد به وسیله‌ی پیچ در روی بدنی جعبه‌دنده بسته می‌شود. برای خارج کردن چرخ دنده لازم است با بازکردن پیچ نگه‌دارنده، پوسته را از روی بدنی جدا نمود. در شکل ۱۲-۱۴ پیچ نگه‌دارنده‌ی پوسته‌ی چرخ دنده با فلش نشان داده شده است.

برای جلوگیری از آسیب دیدن دنده‌ی روی شفت خروجی جعبه‌دنده و کاهش هزینه‌ی تعمیرات خودرو، چرخ دنده‌ی کیلومترشمار از جنس پلاستیک فشرده انتخاب و ساخته می‌شود.

زمان : ۱ ساعت

۱۲-۴ دستور العمل پیاده و سوار کردن چرخ دنده‌ی کیلومترشمار

وسایل لازم:

- جعبه ابزار

برای باز کردن دنده‌ی کیلومترشمار و تعویض آن به ترتیب زیر عمل کنید :

- اتصال سیم کیلومترشمار به پوسته‌ی چرخ دنده را باز کنید. در شکل ۱۲-۱۵ باز کردن مهره‌ی اتصال سیم کیلومترشمار به پوسته‌ی چرخ دنده در یک نوع خودرو دیده می‌شود.



شکل ۱۲-۱۵




شکل ۱۲-۱۶



شکل ۱۲-۱۷

- به وسیله‌ی آچار بکس یا آچار رینگی، پیچ اتصال پوسته‌ی چرخ دنده به بدنه‌ی جعبه دنده را باز کنید. شکل ۱۲-۱۶ باز کردن پیچ به وسیله‌ی آچار بکس را نشان می‌دهد.


- چرخ دنده‌ی سیم کیلومترشمار را از دنده‌ی روی شفت جعبه دنده جدا و آن را خارج کنید. شکل ۱۲-۱۷، بیرون آوردن پوسته و چرخ دنده را نشان می‌دهد.

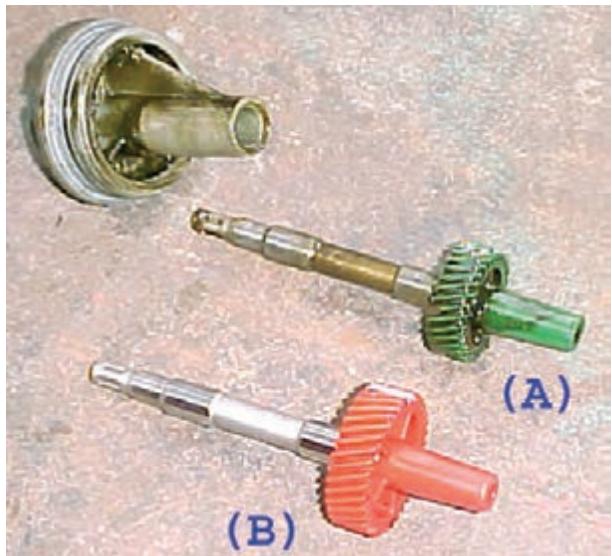

شکل ۱۸-۱۸



شکل ۱۹-۱۹ واحد تولید صدا

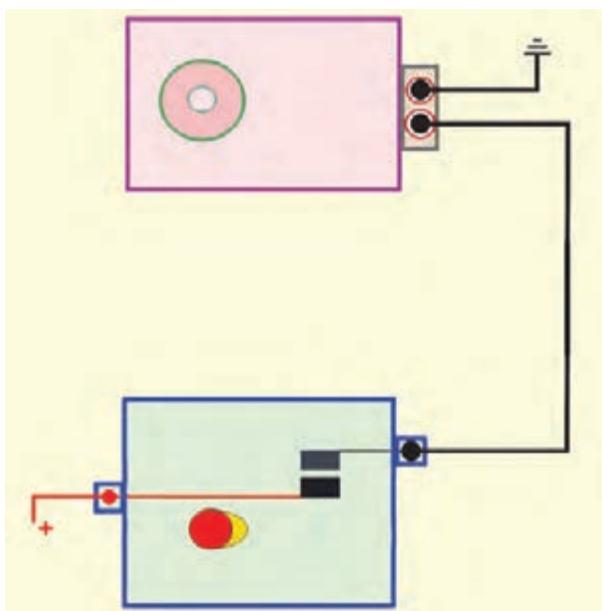

شکل ۲۰-۲۰ مدار شماتیک سیستم اخطار سرعت

- محور چرخ دنده را از روی پوسته‌ی نگهدارنده‌ی آن آزاد کنید و چرخ دنده‌ی معیوب را با چرخ دنده‌ی سالم و با همان مشخصات تعویض کنید. شکل ۱۸-۱۸ تعویض چرخ دنده‌ی معیوب و چرخ دنده‌ی سالم را نشان می‌دهد. (چرخ دنده‌ی معیوب با حرف (A) و چرخ دنده‌ی سالم با (B) مشخص شده است)
- مراحل سوار کردن چرخ دنده‌ی کیلومتر شمار عکس مراحل پیاده کردن آن است.

۱۲-۵ مدار اخطار سرعت سنج

در مکانیزم سرعت سنج بعضی از خودروها به منظور اخطار و جلب توجه راننده به سرعت خودرو از مدار اخطار سرعت استفاده می‌شود که در دو نوع مکانیکی و الکترونیکی طراحی و در روی خودرو نصب می‌شود. مکانیزم کار مدار اخطار به گونه‌ای است که از یک سرعت مشخص شده به بعد که بر حسب نظر کارخانه‌ی سازنده‌ی خودرو تعیین می‌شود مدار هشدار صوتی تعییه شده در پشت صفحه‌ی نشان دهنده‌ها را فعال می‌کند. در شکل ۱۹-۱۹. دو نوع واحد تولید صدا^۱ نشان داده شده است.

در نوع مکانیکی مدار اخطار سرعت سنج از پلاتین و بادامک استفاده شده است، که پس از رسیدن عقریه‌ی نشان دهنده به سرعت تعیین می‌شود و پلاتین‌ها به وسیله‌ی بادامک روی هم قرار می‌گیرد و جریان الکتریکی واحد تولید صدا برقرار می‌گردد (مدار اخطار معمولاً برای سرعت ۱۲۰ کیلومتر در ساعت و بیشتر طراحی می‌شود). وظیفه واحد تولید صدا ایجاد فرکانس معین صوتی قابل شنیدن و پخش آن در داخل اتاق خودرو است. در شکل ۱۲-۲۰ مدار شماتیک اخطار سرعت نشان داده شده است.

۱۲-۶ دورسنج موتور

دورسنج^۱ موتور جزء دستگاه‌های اطلاع‌رسانی خودرو است، که در هر لحظه از کار موتور تعداد دوران میل‌لنگ را اندازه‌گیری می‌کند و آن را بر حسب دور در دقیقه (RPM) نشان می‌دهد. دورسنج در کنار سرعت‌سنج خودرو در روی صفحه‌ی نشان‌دهنده‌های جلوی راننده نصب می‌شود. در شکل ۱۲-۲۱، دورسنج نصب شده در پانل جلوی راننده‌ی یک نوع خودرو نشان داده شده است.



شکل ۱۲-۲۱



شکل ۱۲-۲۲



شکل ۱۲-۲۳

صفحه‌ی دورسنج بر مبنای نوع طراحی کارخانه‌ی سازنده برحسب $\frac{1}{100}$ یا $\frac{1}{1000}$ دور درجه‌بندی می‌شود. در شکل ۱۲-۲۲ تقسیم‌بندی صفحه‌ی دورسنج خودرویی دیده می‌شود، که بر مبنای $\frac{1}{100}$ است و تعداد واقعی دور موتور، از حاصل ضرب عدد نشان داده شده به وسیله‌ی عقربه در ضریب 100^0 به دست می‌آید.


در دورسنج‌هایی که صفحه‌ی آن بر مبنای $\frac{1}{1000}$ تقسیم‌بندی شده، تعداد دوران میل‌لنگ (دور موتور) 1000^0 برابر عدد نشان داده شده به وسیله‌ی عقربه‌ی دورسنج است. در شکل ۱۲-۲۳، دورسنج خودرویی دیده می‌شود که تقسیمات صفحه‌ی آن $\frac{1}{1000}$ و تعداد در موتور خودرو در لحظه‌ی تصویربرداری برابر است با :

$$1/5 \times 1000 = 150^0 \text{ RPM}$$



شکل ۱۲-۲۴

دور موتور در خودروهایی که مکانیزم نشان دهنده‌ی آن دیجیتالی است، به صورت عددی (رقمی) و یا نمودار میله‌ای در روی صفحه‌ی نشان دهنده درج می‌شود. تقسیم‌بندی نشان دهنده‌ی دور موتور دیجیتالی نیز بر مبنای $\frac{1}{100}$ یا $\frac{1}{1000}$ صورت می‌گیرد. در شکل ۱۲-۲۴، دورسنج یک نوع خودرو با فلش نشان داده شده است.

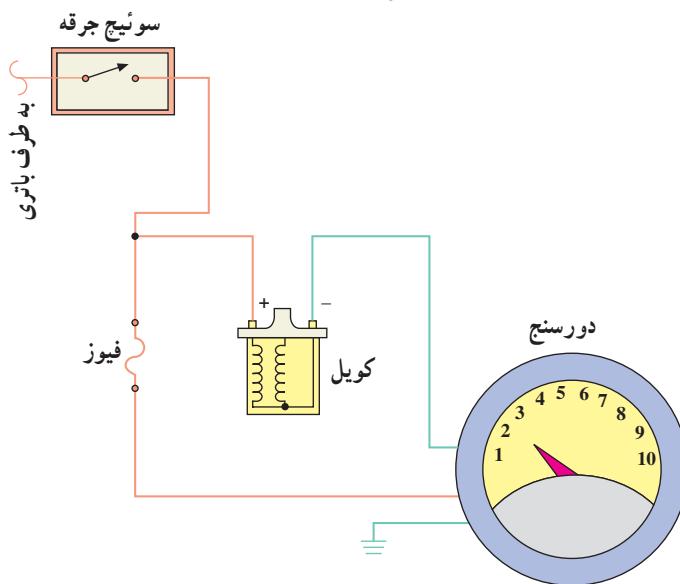

شکل ۱۲-۲۵ – مدار الکتریکی دورسنج



شکل ۱۲-۲۶

در خودروهای قدیمی، مکانیزم کار دورسنج مکانیکی بود و از طریق اتصال چرخ دنده به دنده‌ی روی شفت میل دلکو دور موتور اندازه‌گیری و نشان داده می‌شد. در خودروهای جدید دورسنج‌ها، الکتریکی و یا الکترونیکی اند. دورسنج الکتریکی در مدار کویل قرار می‌گیرد و بر حسب تعداد دفعات قطع و وصل شدن مدار اولیه‌ی جرقه، دور موتور را اندازه‌گیری می‌کند و روی صفحه‌ی مدرج با انحراف عقربه نشان می‌دهد. در شکل ۱۲-۲۵ مدار الکتریکی دورسنج نشان داده شده است.

۱۲-۷ - دستگاه دورسنج

در خودروهایی که فاقد نشان دهنده‌ی دور موتور (دورسنج) هستند از دستگاه دورسنج برای اندازه‌گیری دور موتور استفاده می‌شود. در شکل ۱۲-۲۶ یک نوع دستگاه دورسنج نشان داده شده است. این دستگاه علاوه بر اندازه‌گیری دور موتور، برای اندازه‌گیری زاویه‌ی داول و مقاومت دهانه‌ی پلاتین در حالت بسته بودن نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.



شکل ۱۲-۲۷



شکل ۱۲-۲۸



شکل ۱۲-۲۹

دستگاه دارای دو رشته سیم یا کابل با گیره‌های به رنگ قرمز و سیاه است، که سیم با گیره‌ی قرمز رنگ به ترمینال سی‌بی (CB) یا منفی کویل وصل شده و سیم یا کابل دوم با گیره‌ی سیاه رنگ اتصال بدنه می‌شود. کلید وضعیت شماره‌ی (۱) برای تعیین تعداد سیلندر موتور و ولوم شماره‌ی (۲) برای مشخص نمودن نوع کاربری دستگاه است (اندازه‌گیری دور موتور، زاویه‌ی داول^۱ یا مقاومت دهانه پلاتین در حالت بسته بودن آن) (شکل ۱۲-۲۷).

برای اندازه‌گیری دور موتور صفحه‌ی نمایشگر این نوع دستگاه دارای دو ردیف عدد گذاری شده بر حسب دور در دقیقه (RPM) است. زمانی که ولوم تعیین وضعیت در حالت Lo-RPM قرار گیرد دور اندازه‌گیری شده در محدوده‌ی صفر الی ۱۲۰۰ RPM است و از روی اعداد ردیف پایین خوانده می‌شود (شکل ۱۲-۲۸).

با قرار دادن ولوم تعیین وضعیت در حالت Hi - RPM می‌توان دورهای مختلف موتور را در حد فاصله‌ی صفر تا ۶۰۰۰ RPM با توجه به اعداد ردیف بالا اندازه‌گیری نمود.

در روی دستگاه دورسنج پیچ تنظیم موقعیت عقریه‌ی صفحه‌ی نمایش پیش‌بینی شده است که به وسیله‌ی آن قبل از استفاده از دستگاه عقریه‌ی روی عدد صفر میزان می‌شود.

- #### ۱۲-۸_عوامل مؤثر بر دور موتور (شکل ۱۲-۲۹)
- عوامل زیر در ایجاد تغییرات دور موتور مؤثر است :
- زاویه‌ی داول
 - فاصله‌ی دهانه‌ی پلاتین در دلکوهای پلاتین دار
 - آوانس استاتیکی، وزنه‌ای و خلئی دلکو
 - فاصله‌ی الکترودهای شمع
 - اختلاف سوخت و هوا

۱۲-۹- دستورالعمل اندازه‌گیری دور آرام موتور

وسایل لازم:

خودرو، دستگاه دورسنج موتور


برای اندازه‌گیری دور موتور به ترتیب زیر اقدام کنید :

- لوله دستگاه دورسنج را در موقعیت Lo- RPM قرار دهید.


- کلید وضعیت تعداد سیلندر را بر مبنای تعداد سیلندرهای موتور خودرو در موقعیت صحیح قرار دهید.

- گیره‌ی قرمزنگ متصل به سیم دستگاه دورسنج را به CB یا (-) کویل وصل کنید.

- گیره‌ی سیاهرنگ دستگاه دورسنج را اتصال بدنه کنید در شکل شماتیک ۱۲-۳۰ نحوه‌ی قرارگرفتن دورسنج در مدار الکتریکی جرقه‌ی خودرو نشان داده شده است.

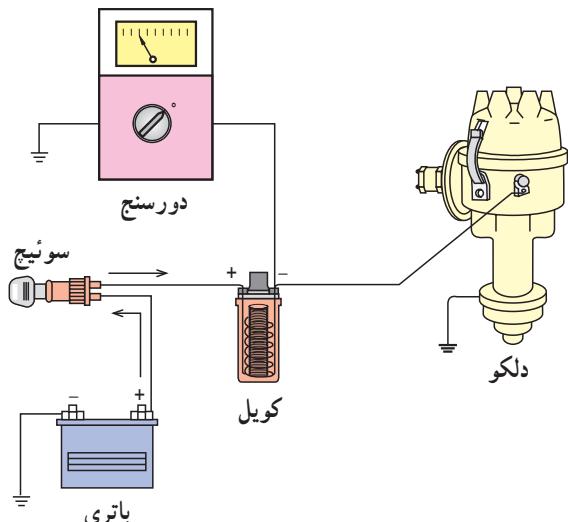

شکل ۱۲-۳۰- نحوه‌ی اتصال دورسنج به مدار جرقه

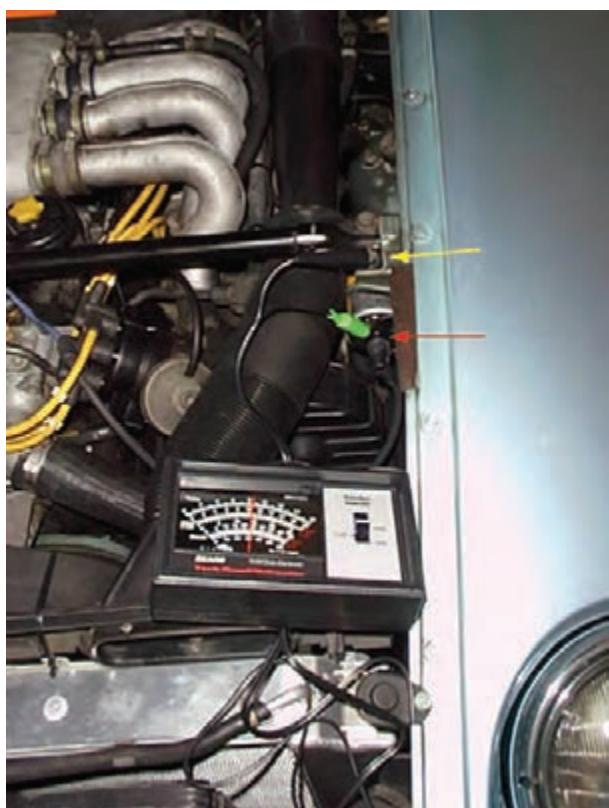

شکل ۱۲-۳۱

- موتور خودرو را روشن کنید. و اجازه دهید تا درجه‌ی حرارت آب موتور و رادیاتور در وضعیت نرمال قرار گیرد.

- دور موتور را در روی صفحه‌ی نمایش دورسنج مشاهده کنید و مقدار آن را یادداشت کرده و با میزان توصیه شده در دفترچه‌ی راهنمای تعمیرات خودرو مقایسه نمایید. در شکل ۱۲-۳۱، اندازه‌گیری دور موتور خودرویی دیده می‌شود که سیم متصل به کویل دستگاه دورسنج با فلاش قرمزنگ و سیم اتصال بدنی دستگاه با فلش زرد رنگ مشخص شده است.



شکل ۱۲-۳۲

زمان : ۴ ساعت



شکل ۱۲-۳۳

توجه:

طرح قاب مجموعه‌ی نشان‌دهنده‌های روی پانل جلو راننده در خودروهای مختلف متفاوت است و براساس طرح متعلقات آن توسط کارخانه‌ی سازنده‌ی خودرو ساخته می‌شود. لذا هنگام پیاده کردن آن‌ها لازم است ابتدا دفترچه‌ی تعمیراتی خودرو را مطالعه و به توصیه‌های آن عمل کنید. در شکل ۱۲-۳۲ یک نوع از قاب مجموعه‌ی نشان‌دهنده‌های خودرویی دیده می‌شود.

۱۰-۱۲- دستور العمل پیاده و سوار کردن سرعت‌سنج و دورسنج خودرو و عیب‌یابی و رفع عیب آن‌ها

وسایل لازم :

- جعبه ابزار

برای پیاده و سوار کردن سیم کیلومترشمار به ترتیب زیر

اقدام کنید :

- مهره‌ی آج دار اتصال سیم کیلومتر به رابط جعبه دندۀ را در جهت عکس حرکت عقره‌های ساعت بیچانید و آن را از محل خود خارج کنید. در شکل ۱۲-۳۳، موقعیت اتصال سیم کیلومتر شمار به جعبه دندۀ یک نوع خودرو نشان داده شده است.

- انتهای دیگر این نوع سیم کیلومترشمار دارای خارضامن است، لذا با فشار دادن به خارضامن، آن را از محل خود در روی سرعت‌سنج خارج کنید. شکل ۱۲-۳۴، واسطه‌ی اتصال سیم کیلومتر شمار به سرعت‌سنج خودرو را پس از جدا کردن آن نشان می‌دهد.

(سوار کردن سیم کیلومترشمار عکس مراحل باز کردن آن است).



شکل ۱۲-۳۴



شکل ۱۲-۳۵

برای پیاده کردن مجموعه‌ی نشان‌دهنده‌های خودرو به ترتیب زیر عمل کنید:

- کابل اتصال بدن‌هی باتری را جدا کنید.
- قاب روی فلکه‌ی (غربالک) فرمان را از محل خود جدا کنید.

– مهره‌ی نگه‌دارنده‌ی فلکه‌ی فرمان را به وسیله‌ی آچار بکس باز کنید و آن را در محل مناسبی قرار دهید. شکل ۱۲-۳۵، باز کردن مهره ثابت‌کننده‌ی فلکه‌ی فرمان در روی میله‌ی فرمان را نشان می‌دهد.



شکل ۱۲-۳۶

– فلکه فرمان را از محل خود خارج نمایید و آن را در محل پیش‌بینی شده قرار دهید. در شکل ۱۲-۳۶ قاب و نشان‌دهنده‌های روی پانل جلوی راننده دیده می‌شود.



شکل ۱۲-۳۷

برای دسترسی به مجموعه نشان‌دهنده‌های خودرو لازم است که قاب دور صفحه‌ی نشان‌دهنده‌ها را از روی پانل جلوی راننده جدا نمود. در شکل ۱۲-۳۷ محل پیچ‌های قسمت زیرین قاب با فلاش زرد رنگ و محل اتصال پیچ‌های بالای قاب دور صفحه‌ی نشان‌دهنده‌ها با فلاش قرمز رنگ مشخص شده است.




شکل ۱۲-۳۸

— با استفاده از پیچ گوشتی چهارسو، دو عدد پیچ نگهدارنده‌ی پایین قاب دور صفحه‌ی نشان‌دهنده‌ها را باز کنید، در شکل ۱۲-۳۸ بازکردن پیچ‌های اتصال قاب به پانل جلوی راننده نشان داده شده است.



شکل ۱۲-۳۹

— با توجه به محدودیت فضای داخل قاب صفحه‌ی نشان‌دهنده‌ها، استفاده از پیچ گوشتی معمولی برای بازکردن پیچ‌ها امکان‌پذیر نیست و باید از پیچ گوشتی چهارسوی کوتاهتری برای بازکردن پیچ‌های اتصال قاب به بدنه‌ی پانل، استفاده کرد. در شکل ۱۲-۳۹، بازکردن سه عدد پیچ قسمت بالای قاب دور صفحه‌ی نشان‌دهنده‌ها دیده می‌شود.

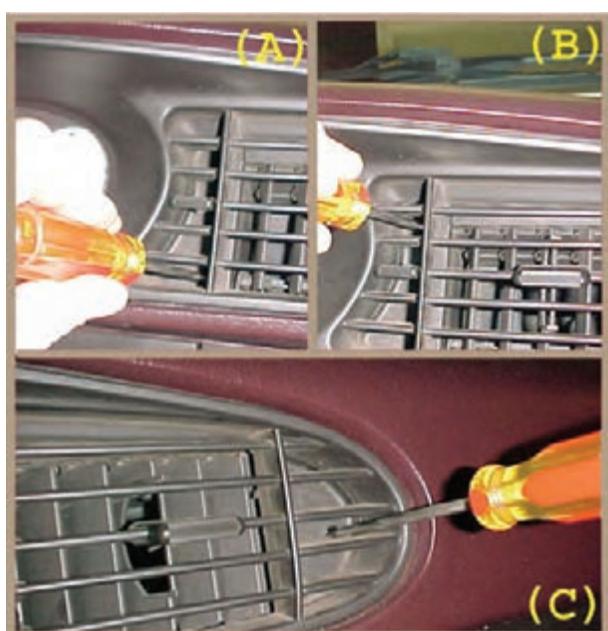

شکل ۱۲-۴۰


— قسمت سمت راست قاب در روی محفظه‌ی پره‌های سیستم تهویه‌ی خودرو قرار گرفته است و به وسیله‌ی سه عدد پیچ چهارسو به بدنه‌ی پانل متصل می‌شود. با استفاده از پیچ گوشتی چهارسو، پیچ‌های نگهدارنده‌ی قاب را باز کنید و آن‌ها را در کنار سایر پیچ‌ها قرار دهید. در شکل ۱۲-۴۰ محل اتصال پیچ‌ها و بازکردن آن‌ها در تصاویر A و B و C نشان داده شده است.



شکل ۱۲-۴۱


- قاب دور مجموعه‌ی نشان‌دهنده‌ها را با احتیاط از محل خود جدا کنید. در شکل ۱۲-۴۱، خارج کردن قاب دیده می‌شود.

توجه: قاب دور صفحه‌ی نشان‌دهنده‌ها در بعضی از خودروها از جنس پلاستیک فشرده و کائوچویی است، که در مقابل ضربه آسیب‌پذیر و شکننده است. لذا پس از جدا کردن از محل خود، آن را در محل مناسبی قرار دهید و از آن حفاظت کنید.

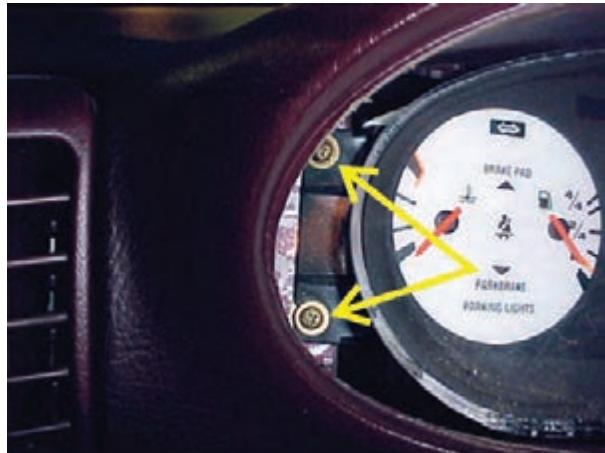

شکل ۱۲-۴۲


- قاب نشان‌دهنده‌ها به وسیله‌ی چهار عدد پیچ چهارسو به بدنه‌ی پانل متصل می‌شود. تعداد دو پیچ در سمت راست قاب قرار می‌گیرد و دو عدد پیچ دیگر نیز در سمت چپ قاب را به بدنه متصل می‌کند. به وسیله‌ی پیچ گوشته چهارسو، دو عدد پیچ سمت چپ را باز کنید و آن‌ها را در کنار سایر پیچ‌ها قرار دهید. در شکل ۱۲-۴۲، پیچ‌های اتصال سمت چپ قاب با فلش زردرنگ نشان داده شده است.

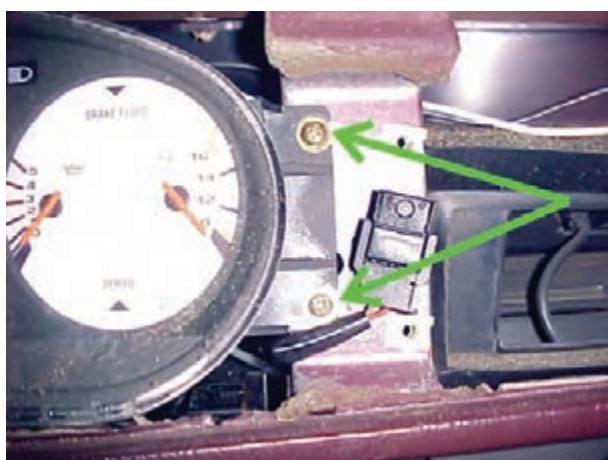

شکل ۱۲-۴۳


- پیچ‌های اتصال سمت راست قاب نشان‌دهنده‌ها را نیز به وسیله‌ی پیچ گوشته باز کنید. در شکل ۱۲-۴۳ پیچ‌های نگهدارنده مجموعه‌ی نشان‌دهنده‌های جلو خودرو با فلش سبزرنگ نشان داده شده است.

- پس از آزادشدن قاب نشان‌دهنده‌ها، آن را با احتیاط به سمت داخل خودرو بکشید و از محفظه‌ی پانل جلوی راننده جدا کنید.

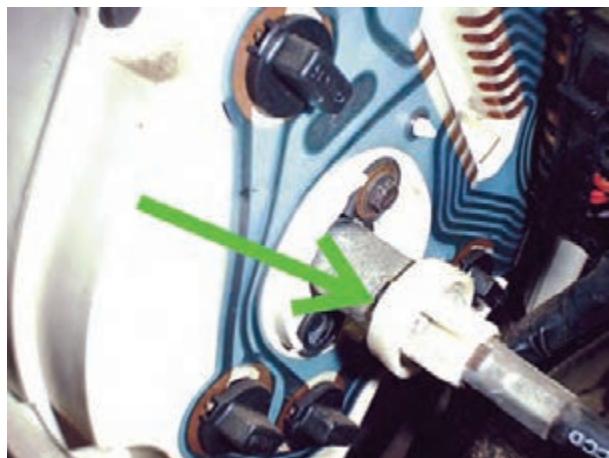

شکل ۱۲-۴۴

- خار پلاستیکی روی واسطه سیم کیلومتر شمار را فشار دهید و پس از آزاد کردن واسطه، آن را از محور سرعت سنج جدا کنید. در شکل ۱۲-۴۴ اتصال سیم کیلومتر شمار به محور سرعت در پشت صفحه‌ی نشان‌دهنده‌ها، که با فلاش سبزرنگ مشخص شده است، دیده می‌شود.

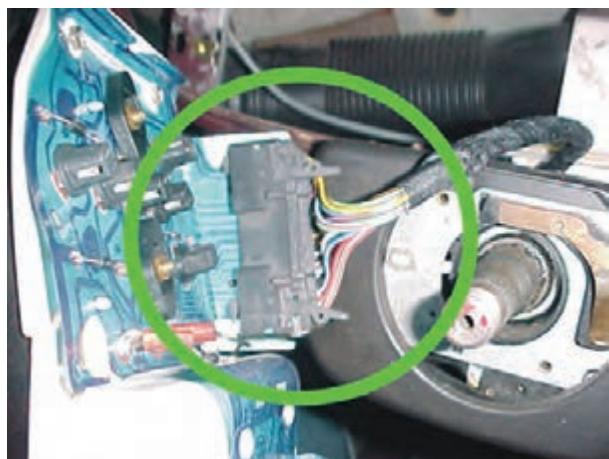


شکل ۱۲-۴۵

- سوکت اتصال دسته سیم مدار الکتریکی به صفحه چایی نشان‌دهنده‌ای خودرو را با احتیاط جدا کنید. در شکل ۱۲-۴۵، سوکت اتصال مدار الکتریکی به صفحه چایی دیده می‌شود. در بعضی از خودروها سوکت دسته سیم به وسیله‌ی خار پلاستیکی در محل خود قفل و ثابت می‌شود.



شکل ۱۲-۴۶

- مجموعه‌ی نشان‌دهنده‌ها را در روی میز کار قرار دهید. شکل ۱۲-۴۶، نشان‌دهنده‌ای خودرو را، پس از پیاده کردن آن از پانل جلوی راننده، نشان می‌دهد.

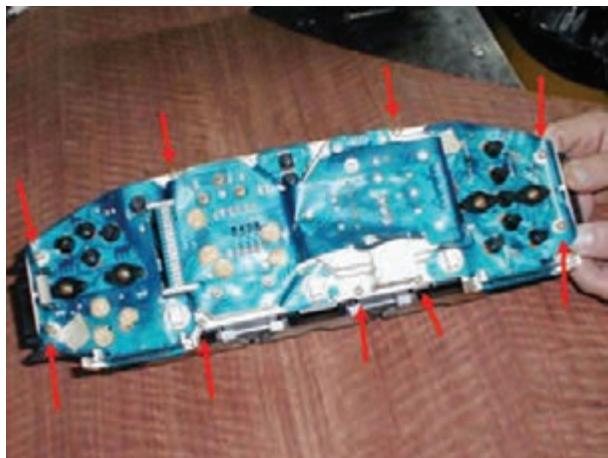


شکل ۱۲-۴۷

– نشان دهنده های روی صفحه ی چاپی به وسیله ی طلق و قاب دور آن، که به وسیله ی نه عدد پیچ چهارسو روی صفحه چاپی بسته شده است، حفاظت می شود لذا با استفاده از پیچ گوشتی چهارسو، پیچ های اتصال تلق به صفحه ی چاپی نشان دهنده ها را باز کنید. در شکل ۱۲-۴۷، محل قرارگرفتن پیچ ها با فلش قرمز رنگ نشان داده شده است.




شکل ۱۲-۴۸

– پس از باز کردن پیچ ها، تلق روی صفحه ی نشان دهنده ها را جدا کنید. در شکل ۱۲-۴۸ سرعت سنج، دور سنج موتور، سوخت نما، نشان دهنده دی درجه هی آب موتور، فشار سنج روغن و نشان دهنده دی مدار شارژ و لامپ های روشنایی نصب شده در صفحه ی نشان دهنده ها، پس از جدا کردن تلق محافظ، دیده می شوند.

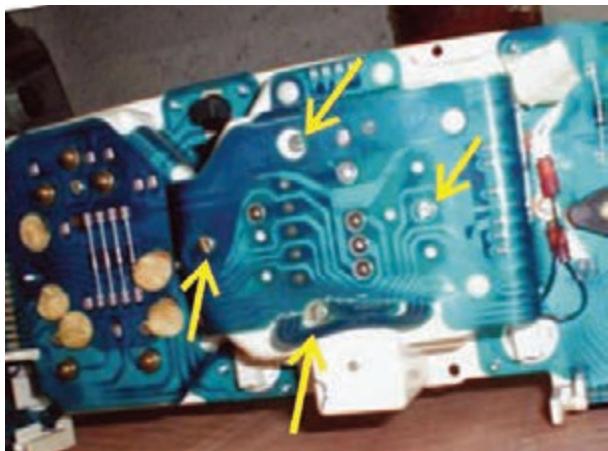


شکل ۱۲-۴۹

– سرعت سنج به وسیله ی چهار عدد پیچ روی صفحه ی چاپی ثابت شده است. با باز کردن پیچ ها سرعت سنج را از محل خود روی صفحه ی چاپی جدا کنید و آن را روی میز کار قرار دهید. در شکل ۱۲-۴۹ پیچ های اتصال سرعت سنج با فلش نشان داده شده است.

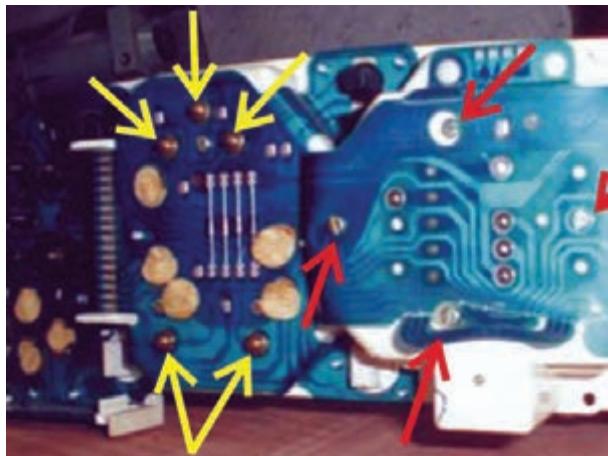


شکل ۱۲-۵۰

– دورسنج موتور در کنار سرعتسنج به وسیله‌ی پنج عدد پیچ روی صفحه‌ی نشان‌دهنده‌ها نصب شده است. برای خارج نمودن دورسنج، ابتدا به وسیله‌ی پیچ‌گوشتی چهارسو، پیچ‌های نگهدارنده‌ی دورسنج را باز و سپس آن را از محل خود روی صفحه چاپی جدا کنید. در شکل ۱۲-۵۰، پیچ‌های اتصال دورسنج با فلاش زرد رنگ نشان داده شده است.

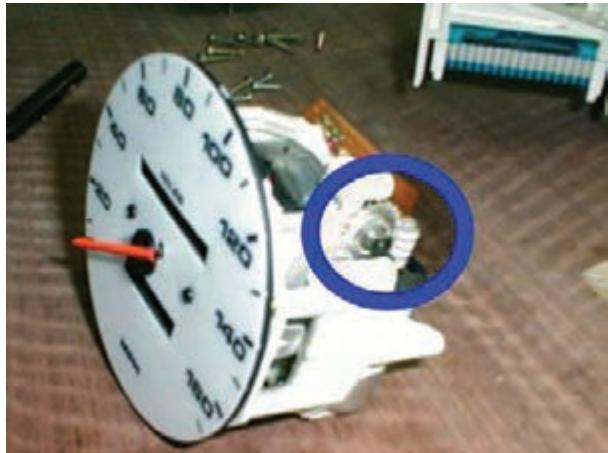


شکل ۱۲-۵۱

– همان‌گونه که ذکر شد، کیلومتر شمار، کیلومتر شمار موقعت و سرعتسنج، هر سه در یک مجموعه طراحی و ساخته می‌شوند. شکل ۱۲-۵۱، سرعتسنج خودرو، پس از جدا کردن آن از صفحه‌ی نشان‌دهنده‌ها، دیده می‌شود. چرخ‌نده‌ی انتقال دور به کیلومترشمار و چرخ حلقه‌نی درگیر با آن نیز در تصویر مشخص شده است.

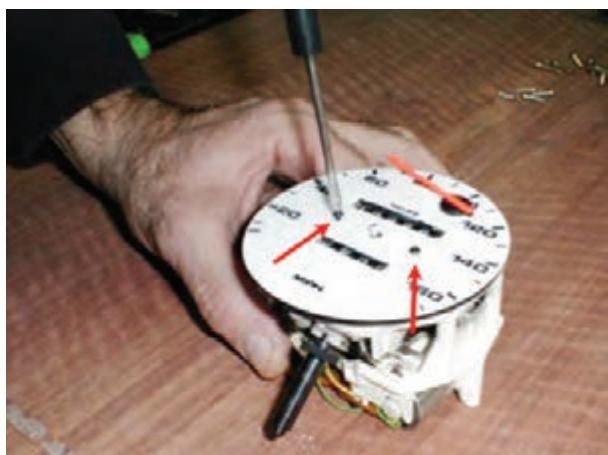


شکل ۱۲-۵۲

– برای دست‌یابی به کیلومترشمار، ابتدا عقربه‌ی سرعتسنج را با احتیاط جدا کنید و آن را در محل مناسبی قرار دهید. سپس با استفاده از پیچ‌گوشتی تخت، دو عدد پیچ نگهدارنده‌ی صفحه‌ی سرعتسنج روی بدنه را باز کنید و صفحه‌ی مدرج را از بدنه‌ی سرعتسنج جدا نمایید. در شکل ۱۲-۵۲، باز کردن پیچ نگهدارنده‌ی صفحه‌ی مدرج سرعتسنج دیده می‌شود.

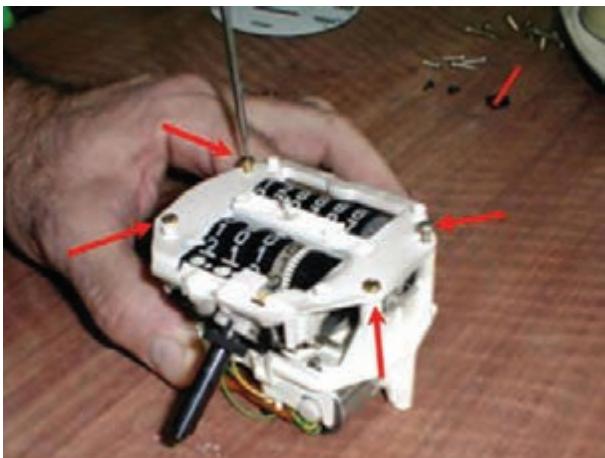


شکل ۱۲-۵۳

- کیلومترشمار، کیلومترشمار موقت، آهنربای دائمی و سایر متعلقات آنها در داخل پوسته‌ی (قاب) دو قسمتی قرار دارند که به وسیله‌ی چهار عدد پیچ به یکدیگر متصل شده‌اند. به وسیله‌ی پیچ گوشی تخت، پیچ‌های اتصال پوسته‌ی دو قسمتی را باز کنید. در شکل ۱۲-۵۳، باز کردن پیچ‌های پوسته‌ی یا قاب کیلومترشمار نشان داده شده است.

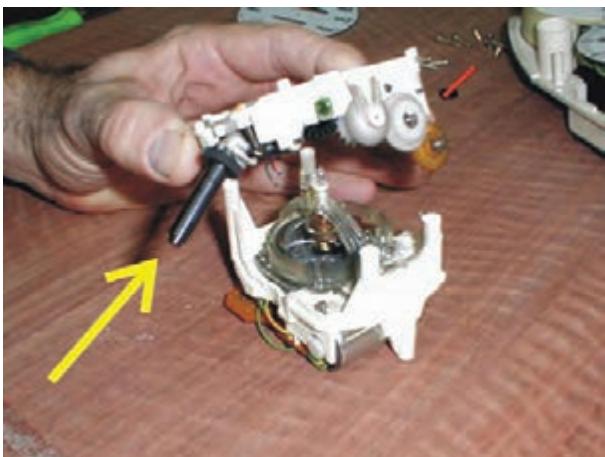

شکل ۱۲-۵۴

- پس از باز کردن پیچ‌های اتصال، قاب قسمت بالایی را با احتیاط از قاب پایینی جدا کنید. در شکل ۱۲-۵۴، جدا کردن دو قسمت قاب کیلومترشمار دیده می‌شود. اهرم صفرکن کیلومترشمار موقت با فلاش زرد رنگ در تصویر مشخص شده است.

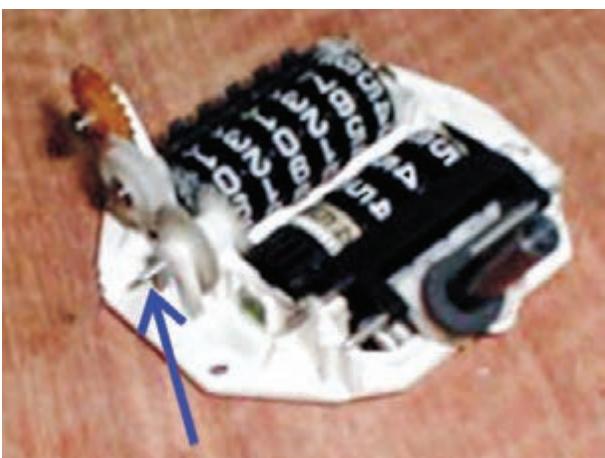

شکل ۱۲-۵۵

- چرخ‌نده‌های کیلومترشمار و کیلومترشمار موقت را از نظر معیوب بودن (شکستگی یا ترک در چرخ‌نده) بررسی کنید و در صورت نیاز نسبت به تعویض آنها اقدام کنید. برای پیاده کردن چرخ‌نده‌ها پین نگهدارنده‌ی چرخ‌نده پایینی را از محل خود خارج نمایید و سپس چرخ‌نده را از محل خود جدا کنید. در شکل ۱۲-۵۵، بیرون اوردن پین نگهدارنده‌ی چرخ‌نده با فلاش آبی رنگ نشان داده شده است.



شکل ۱۲-۵۶

- برای جدا کردن و خارج نمودن سایر چرخ دنده ها، ابتدا خار فلزی ثابت کننده ی چرخ دنده را با استفاده از پیچ گوشتی تخت، از روی پین فلزی چرخ دنده جدا و سپس چرخ دنده ها را خارج نمایید. شکل ۱۲-۵۶، خار فلزی نگهدارنده ی چرخ دنده را پس از جدا کردن آن از روی محور چرخ دنده نشان می دهد.



شکل ۱۲-۵۷

- عیب متداول چرخ دنده های استفاده شده در مکانیزم کیلومترشمار، ایجاد ترک در سطوح چرخ دنده و ساییده شدن یا شکستگی در دنده های آن است. در شکل ۱۲-۵۷، چرخ دنده های معیوب و نوع سالم آن ها نشان داده شده است.



شکل ۱۲-۵۸

- پس از بررسی چرخ دنده های مکانیزم انتقال حرکت کیلومترشمار، چرخ دنده های سالم را با چرخ دنده های معیوب تعویض کنید و سپس عکس مراحل باز کردن و خارج نمودن چرخ دنده های معیوب، چرخ دنده های سالم را مجدداً نصب کنید. در شکل ۱۲-۵۸، تعویض چرخ دنده های سالم با چرخ دنده های معیوب نشان داده شده است.

- خارهای فلزی را در روی محور چرخ دنده ها نصب کنید.


مراحل سوار کردن نشان دهنده ها عکس مراحل بیانده کردن آن است.

آزمون پایانی (۱۲)

۱- با توجه به شکل وظیفه و طرز کار سرعت‌سنج خودرو را توضیح دهید.



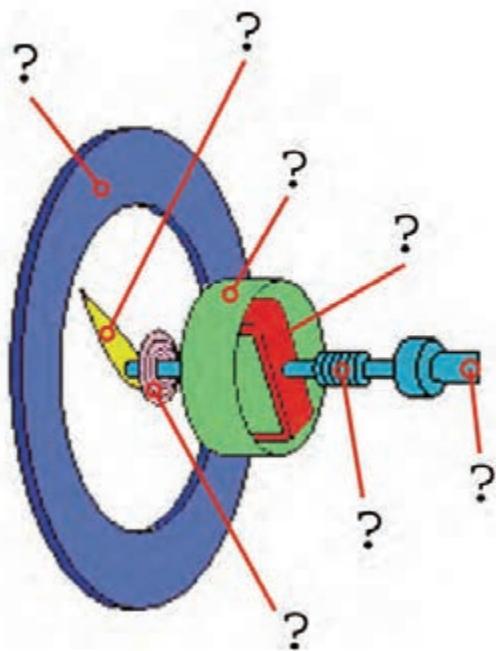
۲- اجزای نشان داده شده در شکل را نام ببرید.




۳- در شکل زیر، فلش چه قسمتی را نشان می‌دهد؟ توضیح دهید.



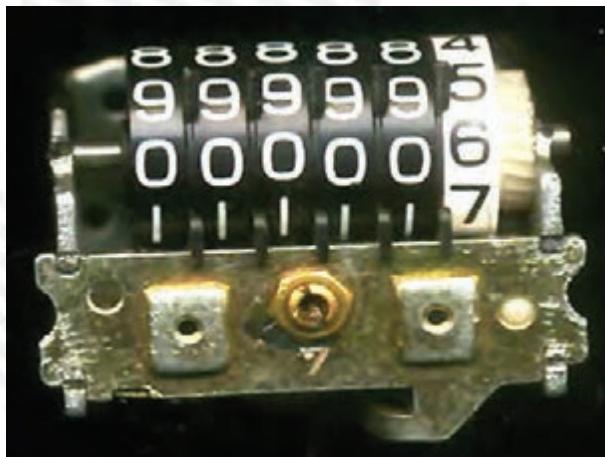۴- مکانیزم کار قطعه‌ی نشان داده شده در شکل را توضیح دهید.



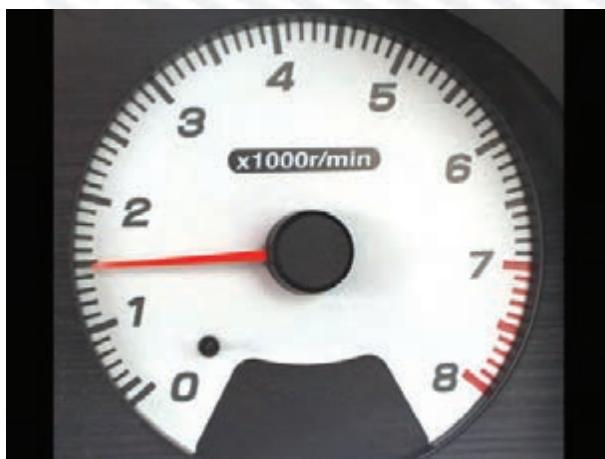۵- تعداد دور موتور اندازه‌گیری شده در دورسنج شکل زیر چه قدر است؟



۶- نحوه‌ی اندازه‌گیری دور موتور خودرویی را، که فاقد دورسنج است، توضیح دهید.

واحد کار سیزدهم

توانایی آزمایش و تعویض گرم کن موتور دیزل

هدف کلی



آزمایش و تعویض گرم کن موتور دیزل

هدفهای رفتاری: از فرآگیرنده انتظار می‌رود پس از آموزش این واحد کار بتواند:



- ۱- وظیفه‌ی گرم کن موتور دیزل را توضیح دهد؛
- ۲- انواع شمع و طرز کار شمع گرم کن موتور دیزل را نام ببرد؛
- ۳- ساختمان شمع گرم کن موتور دیزل را توضیح دهد؛
- ۴- اصول آزمایش شمع گرم کن موتور دیزل را توضیح دهد؛
- ۵- شمع گرم کن را پیاده و سوار کند؛
- ۶- مدار شمع گرم کن را آزمایش و عیب‌یابی کند.

ساعت‌های آموزش		
جمع	عملی	نظری
۴	۲	۱

پیشآزمون (۱۳)

۱- نام و چگونگی عملکرد قطعه‌ی نشان داده شده در شکل را توضیح دهید.



۲- شمع گرم کن موتور دیزل در کدام قسمت از موتور نصب می‌شود؟

۳- جریان مصرفی شمع گرم کن موتور دیزل از کدام طریق تأمین می‌شود؟

الف - دینام ب - آلتراستور ج - باتری د - آلتراستور و دینام

۴- اتصال الکتریکی شمع گرم کن‌های موتور دیزل به کدام صورت اجرا می‌شود؟

الف - موازی ب - سری ج - سری و موازی د - هیچ کدام


۵- آزمایش نشان داده شده در شکل را توضیح دهید.



۱۳-۱- شمع گرم کن موتور دیزل

در موتورهای دیزلی با اتاق احتراق تقسیم شده (روش تزریق غیرمستقیم) به منظور راه اندازی سریع موتور در زمان استارت زدن، از شمع گرم کن استفاده می شود. زیرا، حرارت ایجاد شده در زمان تراکم موتور برای احتراق سوخت پاشیده شدهی حالت استارت، کافی نیست. شمع گرم کن در اتاق احتراق موتور دیزل و در مسیر پاشش سوخت قرار می گیرد تا هوا و سوخت محافظهی احتراق گرمای لازم و مناسب برای اشتعال را داشته باشد. در شکل ۱۳-۱ شمع گرم کن موتور دیزل و نحوهی قرار گرفتن آن در اتاق احتراق دیده می شود.

شکل ۱۳-۱

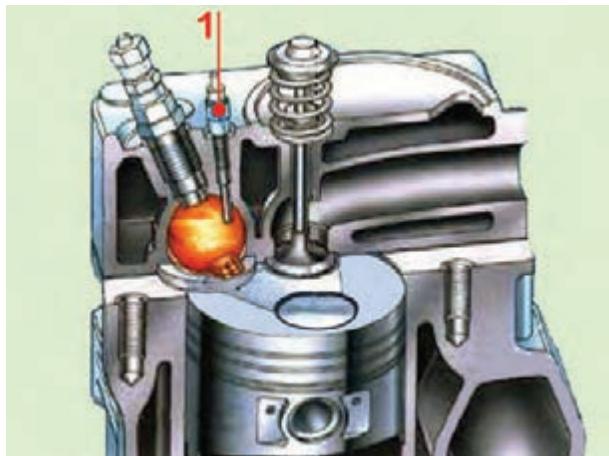

۱۳-۲- ساختمان شمع گرم کن، انواع و طرز کار آن

در ساختمان شمع گرم کن اتاق احتراق یک المنت حرارتی به کار رفته است که انرژی الکتریکی باتری را به انرژی حرارتی تبدیل می کند. حرارت ایجاد شده باعث گداخته شدن قسمت سر شمع گرم کن می شود و موضع سرخی را در مسیر پاشیده شدن سوخت به وجود می آورد. قسمتی از بدنهی شمع گرم کن که روی بدنهی موتور بسته می شود، دارای پیچ آچارخور است. قسمت بیرونی شمع گرم کن برای اتصال سیم یا کابل حامل جریان الکتریکی باتری (ترمینال ورودی) پیش بینی شده است که به وسیلهی مهرهی سر سیم کابل در روی شمع گرم کن ثابت می شود. در شکل ۱۳-۲، مهرهی ثابت کنندهی سر سیم کشی مدار الکتریکی شمع گرم کن با فلاش آبی رنگ، قسمت آچارخور بدنهی شمع گرم کن با فلاش زرد رنگ، دنده های پیچ روی بدنهی گرم کن با فلاش سبز رنگ و المنت حرارتی با فلاش قرمز رنگ نشان داده شده است.

شکل ۱۳-۲- شمع گرم کن موتور دیزل



شکل ۱۳-۳- شمع گرم کن در حالت گداخته بودن

عملکرد المنت حرارتی گرم کن یک نوع موتور دیزل و گداخته شدن آن، هنگام برقراری جریان الکتریکی باتری، در شکل ۱۳-۳ نشان داده شده است.



شکل ۱۳-۴

طول بدنی گرم کن بر حسب طرح احتراق موتور به نحوی تعیین می‌گردد که سر گرم کن (قسمت گداخته) در مسیر پاشش سوخت قرار گیرد.

شکل ۱۳-۴، چند نوع شمع گرم کن موتور دیزل را نشان می‌دهد. لازم به توضیح است که سوخت، مستقیماً، به روی شمع گرم کن پاشیده نمی‌شود.




شکل ۱۳-۵

طراحی شمع گرم کن به گونه‌ای است که قسمت گداخته‌ی گرم کن نسبت به قسمت پیرونی بدن عایق‌بندی شده است. عایق کردن دو قسمت المتن حرارتی و بدنی خارجی، به دلیل جلوگیری از اتصال بدن شدن و نشتی گازهای حاصل از احتراق، در شمع گرم کن اجرا می‌شود. عمل اتصال جریان الکتریکی با باتری (ترمینال مثبت شمع گرم کن) نیز به بدنی شمع عایق‌بندی شده است. در شکل ۱۳-۵، یک نوع عایق بین ترمینال ورودی و بدنی شمع گرم کن دیده می‌شود.



شکل ۱۳-۶—مراحل گداخته شدن شمع گرم کن در مدت ۲ ثانیه

مقاومت المتن حرارتی به کار رفته در شمع گرم کن در مقابل عبور جریان الکتریکی با باتری بسیار کم است. با توجه به این که شمع گرم کن برای گداخته کردن قسمت سر شمع در داخل محفظه‌ی احتراق موتور به جریان الکتریکی زیادی نیاز دارد لذا بیشترین میزان مصرف از با باتری به زمان برقراری مدار گرم کن‌ها و حالت استارت خودرو مربوط می‌شود. قسمت سر گرم کن برای رسیدن به دمایی معادل 86°C در مدت ۲ ثانیه طراحی می‌شود. شکل ۱۳-۶ مراحل گداخته شدن گرم کن را بر حسب زمان‌بندی ۲ ثانیه نشان می‌دهد.

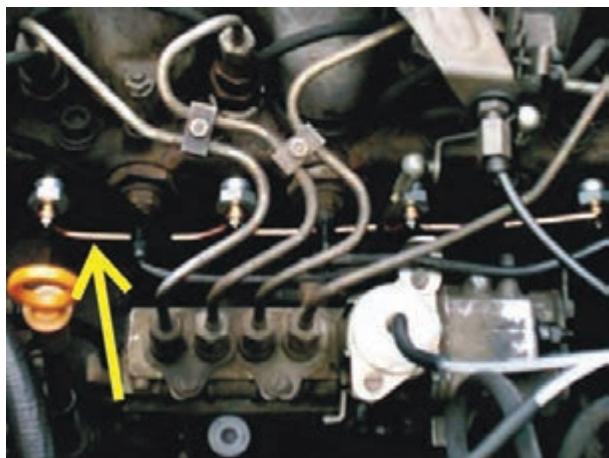


شکل ۱۳-۷ - اتصال سری شمع گرم کن

هم بندی یا اتصال الکتریکی شمع گرم کن های موتور دیزل به دو صورت سری یا موازی صورت می گیرد. شکل ۱۳-۷، ارتباط الکتریکی شمع گرم کن های موتور دیزلی را نشان می دهد که به صورت سری به یکدیگر وصل شده است. در روش اتصال موازی، سیم کشی جریان الکتریکی شمع گرم کن ها به صورت مستقل از هم صورت می گیرد.



شکل ۱۳-۸

در شکل ۱۳-۸، دسته سیم مدار الکتریکی شمع گرم کن های یک نوع موتور دیزل دیده می شود.

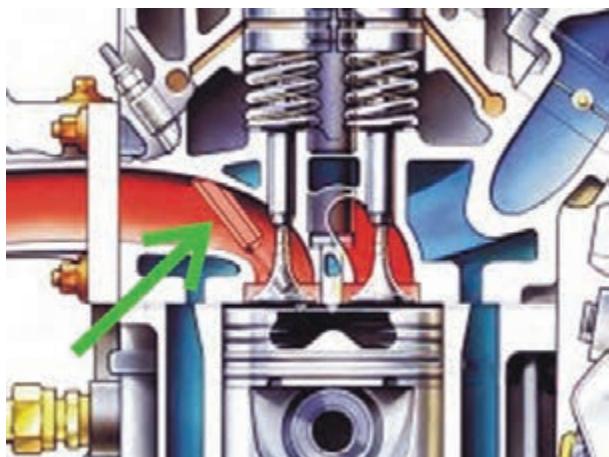

شکل ۱۳-۹

- در بعضی از موتورهای دیزلی، به منظور روشن شدن آسان موتور، از طرح پیش گرم کردن هوای ورودی به داخل سیلندر استفاده می شود. در این طرح گرم کن در منیفولد هوا نصب می شود و با برقراری جریان الکتریکی مدار گرم کن، دمای هوای ورودی را افزایش می دهد. در تصویر برش خورده از موتور دیزل شکل ۱۳-۹ شمع گرم کن نصب شده در منیفولد هوا دیده می شود.

- طرح دیگری، که به روشن شدن موتور دیزل در هوای سیار سرد کمک می کند استفاده از گرم کن آب موتور است. این نوع گرم کن روی بدنه موتور و در محل یکی از پولک های کanal آب بسته می شود. در ساختمان گرم کن آب از یک المنت حرارتی استفاده شده است که با ولتاژ 11° ولت کار می کند. با اتصال کابل گرم کن به پریز برق 11° ولتی گرمای ایجاد شده در المنت حرارتی باعث گرم شدن آب موتور و انتقال حرارت به بدنه ای اتاق احتراق می شود. در شکل ۱۳-۱۰، یک نوع گرم کن آب موتور دیزل و کابل اتصال آن نشان داده شده است.



شکل ۱۳-۱۰ - گرم کن آب موتور



شکل ۱۳-۱۱

هنگام راه اندازی موتور با باز کردن سویچ، جریان مصرفی شمع گرم کن ها از طریق رله مدار (شکل ۱۳-۱۱) برقرار می شود. در این حالت، لامپ تعییه شده در پانل جلوی راننده روشن می شود و برقراری جریان الکتریکی به شمع گرم کن ها را نشان می دهد. پس از گذاخته شدن گرم کن ها و ایجاد گرمای لازم برای احتراق سوخت در اتاق احتراق موتور دیزل، مدار لامپ اعلام وضعیت قطع می شود. با خاموش شدن لامپ، راننده استارت می زند و موتور به راحتی روشن می شود.



شکل ۱۳-۱۲

در بعضی از موتورهای دیزلی، مدت زمان برقراری جریان الکتریکی به شمع گرم کن ها به وسیله ای سنسور حرارتی نصب شده در مدار آب موتور کنترل می شود. عملکرد سنسور، متناسب با درجه ای حرارت آب موتور، اجرا می شود. در شکل ۱۳-۱۲، سنسور حرارتی نصب شده در انتهای سر سیلندر خودرو (محل اتصال شیلنگ بخاری) دیده می شود.

۱۳-۳- دستور العمل پیاده و سوار کردن، آزمایش و عیب یابی شمع گرم کن:

وسایل لازم:

آچار تخت و رینگی، خودروی دیزلی، مولتی متر یا اهم متر،

منبع تغذیه (دستگاه شارژ)

برای پیاده کردن و آزمایش شمع گرم کن به ترتیب زیر عمل

کنید :

- کابل اتصال بدنی باتری را جدا کنید.

- به وسیله‌ی آچار تخت، مهره‌ی روی شمع گرم کن را باز و کابل الکتریکی را جدا کنید. این عمل را برای تمامی شمع گرم کن‌ها تکرار و سیم و کابل‌های مدار را از نظر پوشیدگی عایق‌ها کنترل کنید و در صورت نیاز، آن‌ها را تعویض نمایید. در شکل ۱۳-۱۳، سیم‌های مدار الکتریکی شمع گرم کن‌های یک نوع خودرو نشان داده شده است.




شکل ۱۳-۱۳



شکل ۱۴

- شمع گرم کن را با آچار رینگی باز کنید و آن را از روی بدنی موتور خارج سازید. این عمل را برای تمامی شمع گرم کن‌ها تکرار و سپس آن‌ها را به طور کامل تمیز کنید. شکل ۱۳-۱۴ گرم کن باز شده‌ی یک نوع خودرو را نشان می‌دهد.

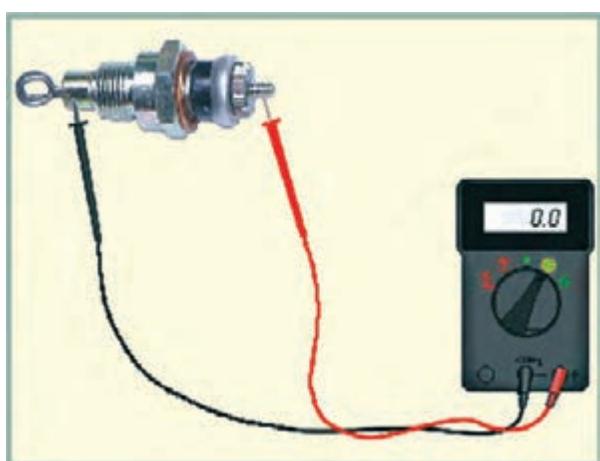

شکل ۱۳-۱۵ - آزمایش اتصال بدنی شمع گرم کن

برای آزمایش سالم بودن المنت حرارتی شمع گرم کن به ترتیب زیر عمل کنید :

- سلکتور اهم متر را برای اندازه‌گیری اهم تنظیم کنید. سیم مثبت اهم متر را به ترمینال ورودی جریان شمع گرم کن و سیم منفی اهم متر را به بدنی شمع گرم کن متصل کنید (شکل ۱۳-۱۵). علامت (∞) نشانه‌ی قطع بودن المنت حرارتی و مقدار اندازه‌گیری شده (صفرا) دلیل سالم بودن المنت حرارتی شمع گرم کن است. این آزمایش را می‌توانید با لامپ آزمایش نیز اجرا کنید.



شکل ۱۳-۱۶- آزمایش سالم بودن المتر حرارتی شمع گرم کن

برای آزمایش عملکرد المتر حرارتی شمع گرم کن به ترتیب زیر عمل کنید :

- آمپر خروجی دستگاه شارژ ۱۲ ولتی (منبع تغذیه) را روی ۱۰ آمپر تنظیم کنید (شکل ۱۳-۱۶).
- بدنهٔ شمع گرم کن را بین گیرهٔ کابل منفی دستگاه قرار دهید.
- به مدت ۲ ثانیه اتصال کابل مثبت دستگاه را با ترمینال ورودی شمع گرم کن برقرار کنید. گذاخته شدن سر شمع گرم کن نشانهٔ سالم بودن آن است.




شکل ۱۳-۱۷

در غیر این صورت شمع گرم کن معیوب است و باید آن را با شمع نو (سالم) و با همان مشخصات تعویض کنید. در شکل ۱۳-۱۷ یک نوع شمع گرم کن معیوب دیده می‌شود.

- آزمایش را برای تمامی شمع گرم کن‌های موتور تکرار و نتیجه را بررسی کنید.

مراحل بستن (سوار کردن) شمع گرم کن عکس باز کردن آن است. در هنگام بستن شمع گرم کن، مقدار گشتاور سفت کردن پیچ گرم کن را مطابق با اندازهٔ تعیین شده از طرف کارخانهٔ سازنده در نظر بگیرید.

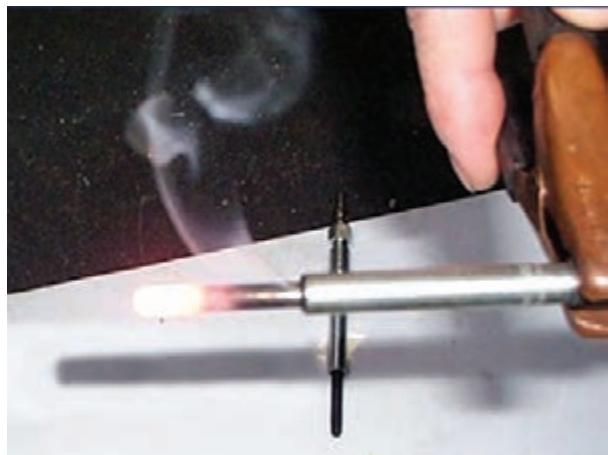

شکل ۱۳-۱۸

در شکل ۱۳-۱۸، آزمایش شمع گرم کن پرقدرت یک نوع خودروی دیزلی دیده می‌شود.



شکل ۱۳-۱۹


برای اطمینان از سالم بودن المنت حرارتی شمع گرم کن در روی موتور به ترتیب زیر عمل کنید :

- سلکتور مولتی متر را برای اندازه گیری اهم تنظیم کنید.
- سیم های مثبت و منفی اهم متر را به هم متصل کنید و در صورت اندازه گیری حداقل اهم (خطای دستگاه)، مقدار اندازه گیری شده را یادداشت کنید (شکل ۱۳-۱۹).



شکل ۱۳-۲۰

- کابل اتصال کلیه شمع گرم کن ها را جدا کنید.
- محل مناسبی را برای اتصال سیم منفی (سیاه رنگ) مولتی متر انتخاب و مولتی متر را اتصال بدنه کنید.
- سیم مثبت (قرمز رنگ) مولتی متر را به ورودی شمع گرم کن متصل و مقدار اهم اندازه گیری شده را یادداشت کنید (شکل ۱۳-۲۰).
با کم کردن خطای او لیه از مقدار اندازه گیری شده، مقدار مقاومت المنت حرارتی شمع گرم کن سیلندر اول موتور را به دست آورید.

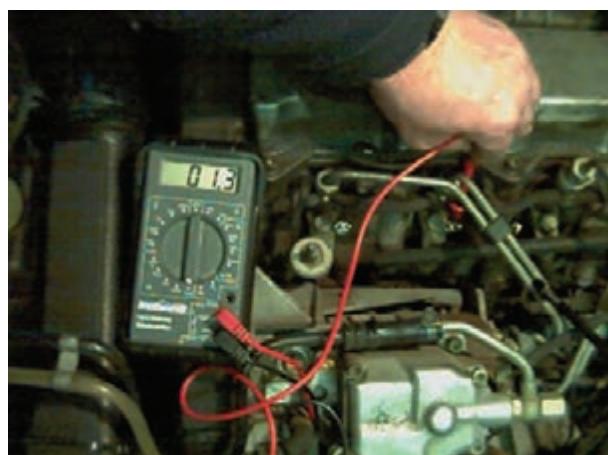


شکل ۱۳-۲۱ - اندازه گیری مقاومت شمع گرم کن سیلندر دوم موتور

- برای اندازه گیری مقدار مقاومت المنت حرارتی شمع گرم کن سیلندر دوم موتور نیز مانند مرحله ای قبل اتصال سیم مثبت مولتی متر را با شمع گرم کن برقرار و مقدار اهم اندازه گیری شده را یادداشت کنید (شکل ۱۳-۲۱). مقدار حقیقی مقاومت المنت حرارتی شمع گرم کن را، با احتساب مقاومت حالت تنظیم دستگاه، محاسبه کنید.



شکل ۱۳-۲۲

– برای اندازه‌گیری مقاومت المنت حرارتی شمع گرم کن سیلندر سوم موتور نیز سیم مثبت مولتی متر را به ترمینال مثبت شمع گرم کن متصل کنید. مقدار اهم اندازه‌گیری شده را یادداشت و مقدار حقیقی مقاومت در شمع گرم کن را محاسبه کنید (شکل ۱۳-۲۲). مقایسه مقادیر اندازه‌گیری شده نشان دهنده‌ی یکسان بودن مقاومت الکتریکی المنت‌های حرارتی سیلندرهای شماره‌ی (۱) و شماره‌ی (۲) و شماره‌ی (۳) موتور است.

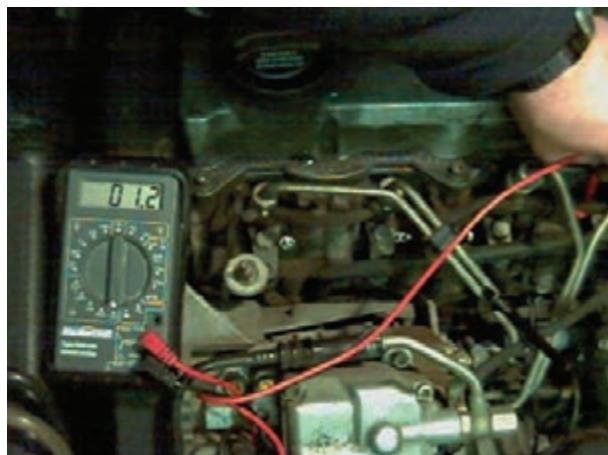

شکل ۱۳-۲۳ – اندازه‌گیری مقاومت شمع گرم کن سیلندر چهارم

– برای اندازه‌گیری مقاومت المنت حرارتی شمع گرم کن سیلندر چهارم موتور نیز عملیات قبل را تکرار کنید و مقدار مقاومت اندازه‌گیری شده را یادداشت و مقاومت المنت حرارتی را محاسبه کنید (شکل ۱۳-۲۳).

بررسی نتایج به دست آمده از آزمایش، متفاوت بودن مقدار اهم اندازه‌گیری سیلندرهای ۱، ۲ و ۳ با سیلندر چهارم موتور را نشان می‌دهد. با مراجعه به دفترچه‌ی راهنمای خودرو توصیه‌های ارائه شده را به کار بیندید.



شکل ۱۳-۲۴

– برای آزمایش سالم بودن سنسور حرارتی موتور دیزل به ترتیب زیر عمل کنید:
– سلکتور دستگاه را برای اندازه‌گیری کیلواهم تنظیم کنید.

– سیم منفی اهم متر را اتصال بدن کنید.
– سیم مثبت اهم متر را به ترمینال مثبت سنسور حرارتی وصل کنید (شکل ۱۳-۲۴). این آزمایش را در حالت سرد بودن موتور اجرا کنید.


– مقدار اهم اندازه‌گیری شده را یادداشت کنید.



شکل ۱۳-۲۵

- سوییچ را باز کنید تا مدار الکتریکی شمع گرم کن‌ها برقرار شود (در این حالت لامپ روی پانل جلو راننده روشن می‌شود).


- پس از فراهم شدن حالت استارت (خاموش شدن لامپ پانل جلوی راننده)، مقاومت سنسور حرارتی را اندازه‌گیری کنید. در شکل ۱۳-۲۵، اندازه‌گیری مقدار مقاومت سنسور حرارتی به وسیله‌ی اهم‌متر دیده می‌شود. تفاوت در مقادیر اندازه‌گیری شده نشان‌دهنده‌ی سالم بودن (کار کردن) سنسور حرارتی موتور است.

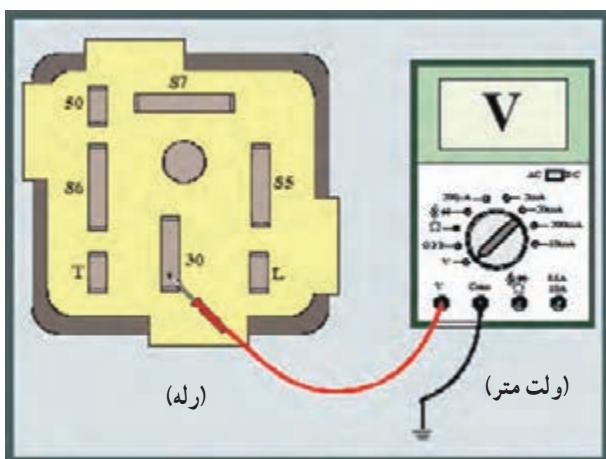

شکل ۱۳-۲۶

برای آزمایش رله‌ی مدار گرم کن‌ها به ترتیب زیر اقدام کنید :


- سلکتور ولت‌متر را برای اندازه‌گیری ولت تنظیم کنید.
- سیم منفی (سیاه رنگ) ولت‌متر را اتصال بدن کنید.
- سیم مثبت (قرمز رنگ) ولت‌متر را به ترمینال (۳۰) رله متصل کنید. این ترمینال در همه‌ی شرایط ولتاژ باتری را نشان می‌دهد. در شکل ۱۳-۲۶، نحوه‌ی آزمایش و اندازه‌گیری ولتاژ در ترمینال شماره‌ی ۳۰ رله دیده می‌شود.

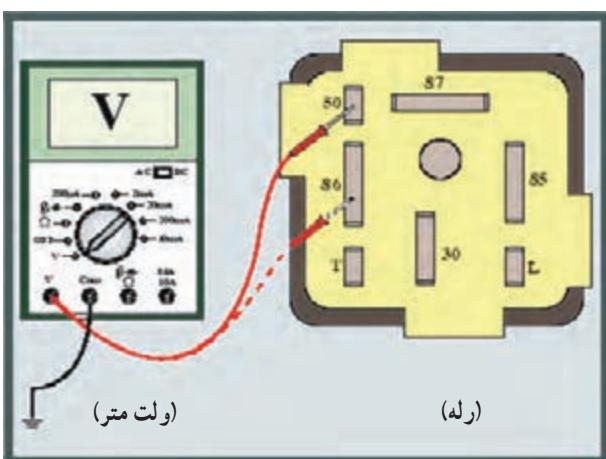

شکل ۱۳-۲۷

- سیم مثبت ولت‌متر را به ترمینال ۵۰ رله متصل و سیم منفی دستگاه را اتصال بدن کنید. در حالت استارت زدن، ولت‌متر ولتاژ جریان مدار استارتر را نشان می‌دهد.

- سیم مثبت ولت‌متر را به ترمینال (۸۶) رله وصل کنید. در حالت باز بودن، سوییچ دارای ولتاژ باتری است. در شکل شماتیک ۱۳-۲۷، نحوه‌ی اندازه‌گیری ولتاژ در دو حالت ذکر شده دیده می‌شود.

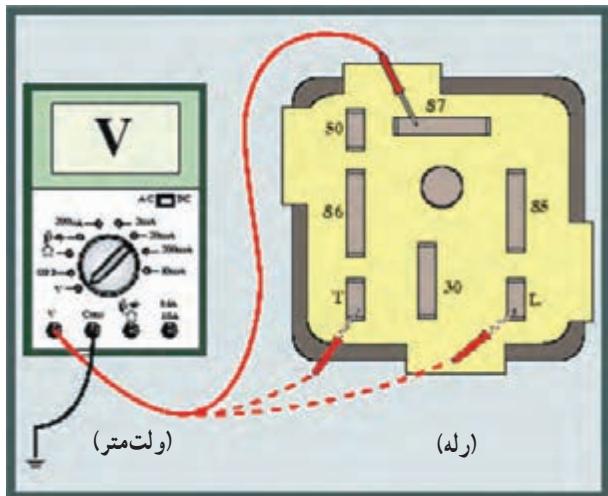

شکل ۱۳-۲۸

- سیم مثبت ولت متر را به ترمینال (۸۷) رله وصل کنید.
در حالت برقراری مدار گرم کن ها این ترمینال دارای ولتاژ است.
در شکل ۱۳-۲۸، نحوه آزمایش به صورت شماتیک نشان
داده شده است.


- ترمینال L رله جریان لامپ پانل جلوی راننده را
تأمین می کند و ترمینال T رله جریان ورودی از سنسور حرارتی
را دریافت می کند. با اتصال ولت متر در زمان برقراری جریان
مدار، ولتاژ قبل اندازه گیری است (ترمینال (۸۵) رله اتصال
بدنه است).

آزمون پایانی (۱۳)

۱- وظیفه‌ی شمع گرم کن در موتور دیزل چیست؟

- الف - پیش گرم کن محفظه‌ی احتراق
- ب - تبدیل انرژی
- ج - احتراق سوخت
- د - انفجار در سوخت

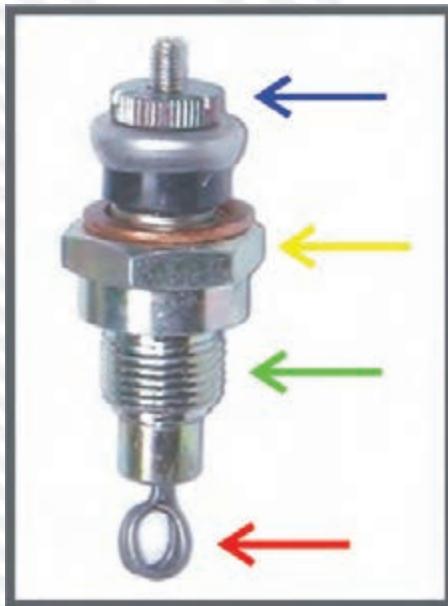۲- با توجه به شکل، اجزای ساختمان شمع گرم کن را نام ببرید.




۳- شمع گرم کن‌ها به چند طریق در مدار الکتریکی قرار می‌گیرند؟ شکل زیر، کدام نوع اتصال شمع گرم کن‌ها را نشان می‌دهد؟



۴- کاربرد قطعه‌ی نشان داده شده در شکل را توضیح دهید.



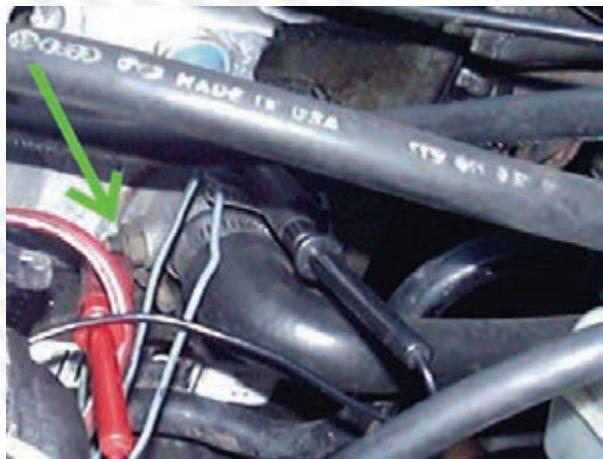
۵- وظیفه‌ی سنسور حرارتی مدار گرم کن نشان داده شده در شکل را توضیح دهید.



۶- در شکل زیر چه آزمایشی اجرا می‌شود؟ نحوه‌ی آزمایش را توضیح دهید.



۷— آزمایش شکل زیر را توضیح دهید.

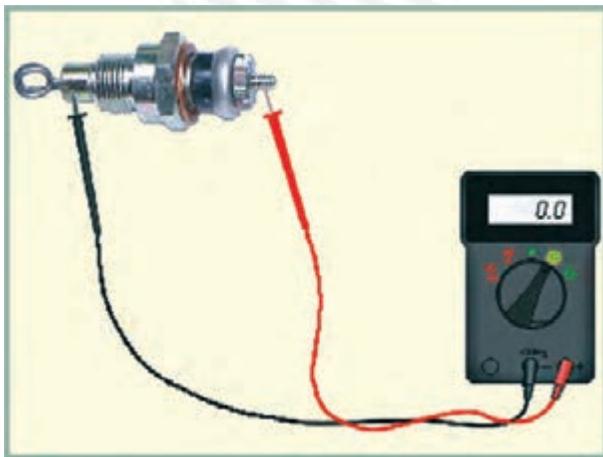

۸— نحوه‌ی آزمایش سالم بودن سنسور حرارتی را توضیح دهید.



منابع و مأخذ

- ۱— مدارهای الکتریکی خودرو – جلد اول – وزارت آموزش و پرورش
- ۲— مدارهای الکتریکی خودرو – جلد دوم – وزارت آموزش و پرورش

