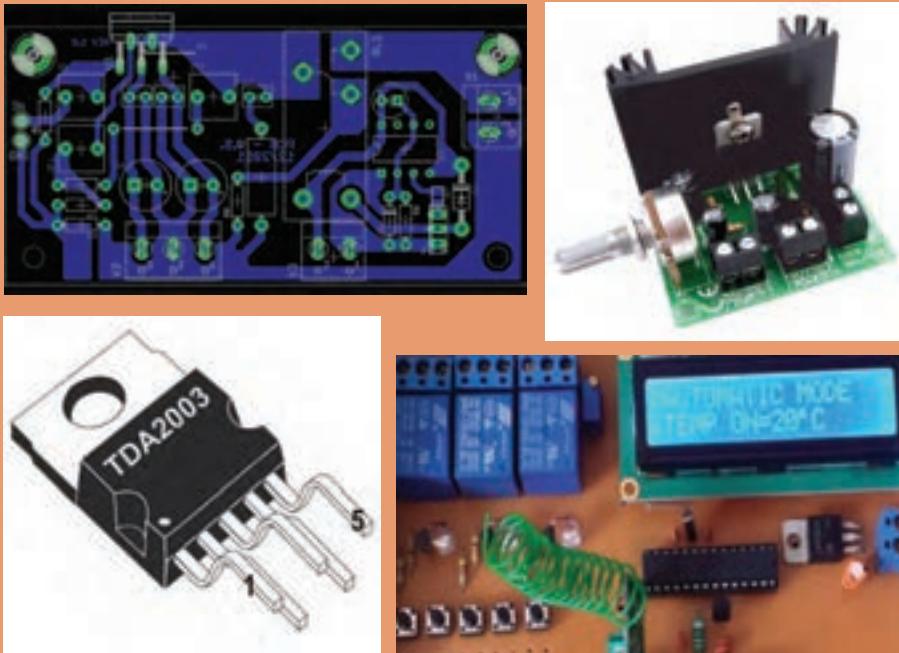




پودمان ۳

پروژه کاربردی آنالوگ



آیا تا به حال با خود انديشیده ايد در گذشته انتقال صوت به فواصل دور به چه صورت بوده است؟ سخنرانان چگونه صدای خود را به اشخاصی که در نقاط دورتر قرار داشتند می‌رسانند؟ در این رابطه معماران و طراحان ساختمان‌ها هم وارد این حیطه شدند و معماری مساجد و ساختمان‌ها را طراحی کردند تا صدا با سهولت بیشتری پخش شود. اما این نمی‌توانست نیاز بشر را تأمین کند. از این رو دانشمندان و متخصصان الکترونیک به فکر ساخت تقویت‌کننده‌های صوتی افتادند. در حال حاضر انواع مختلفی از تقویت‌کننده‌ها در بازار ساخته می‌شوند که هر یک کاربرد خاص خود را دارد. در این فصل ضمن بیان مفاهیم مورد نیاز با تقویت‌کننده‌ها و چگونگی اتصال آنها به یکدیگر آشنا می‌شویم و همچنین برخی از مدارهای کاربردی را به صورت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری آزمایش می‌کنیم، در نهایت نمونه‌هایی از پروژه کاربردی را به طور کامل به اجرا در می‌آوریم.

واحد یادگیری ۴

مونتاژ پروژه کاربردی آنالوگ

آیا قابه حالت فکر کرده اید:

- یک آمپلی فایر صوتی از چند طبقه تشكیل می شود؟
- اتصال طبقات تقویت کننده به یکدیگر با چند روش قابل اجرا است؟
- هنگام اتصال طبقات مختلف تقویت کننده به یکدیگر، چه نکاتی را باید رعایت کرد؟
- چند نمونه آی سی آمپلی فایر صوتی ساخته شده و عملأً مورد استفاده قرار می گیرد؟
- ساخت مدارهای یکپارچه (Modular) آماده چه ضرورتی دارد؟

سیگنال الکتریکی حاصل از امواج صوتی مکانیکی انسان دارای دامنه ولتاژ و جریان ضعیف است. این سیگنال‌ها باید به اندازه‌ای تقویت شود تا بتواند با توان مناسب بلندگو را راهاندازی کند. برای اجرای این فرایند به چند طبقه تقویت کننده صوتی نیاز داریم. اتصال طبقات مختلف تقویت کننده به یکدیگر را کوپل‌ائز می‌نامند. امروزه به جای استفاده از چند طبقه تقویت کننده با قطعات مجزا، از مدارهای مجتمع (آی سی) استفاده می‌کنند. در این واحد یادگیری ضمن آشنایی با شیوه‌های اتصال طبقات تقویت کننده به یکدیگر، اصول کار تقویت کننده‌ها و آی سی‌های آمپلی فایر را تشرح می‌کنیم. در ادامه یک مدار آمپلی فایر با آی سی را مونتاژ می‌کنید. در پایان چند مازول آماده معرفی می‌شود. در تمام مراحل کار باید نکات ایمنی و بهداشتی و به کارگیری شایستگی‌های غیر فنی مانند کار گروهی، دقت و تمرکز در اجرای کار، یادگیری مادام‌العمر، مدیریت منابع و کاربرد فناوری مورد توجه قرار گیرد و عملأً رعایت شود.

استاندارد عملکرد

مونتاژ پروژه کاربردی آنالوگ با رعایت استانداردهای تعریف شده


۱-۴ مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز

ابزار عمومی برق یا الکترونیک - لوازم التحریر - منبع تغذیه - مولتی متر - رایانه - نرم افزار پیشرفته طراحی مدارچاپی - مازول های مورد نیاز و بهروز موجود در بازار - اسید مدارچاپی - وان اسید - مواد پاک کننده - دریل - متنه مناسب - قطعات مورد نیاز آزمایش آمپلی فایر

مشخصات فنی تجهیزات و تعداد آن در سند برنامه درسی آمده است.

۲-۴ تقویت کننده های چند طبقه

در درس های قبل با تقویت کننده آشنا شده اید. از آنجا که طبقه محدودیت هایی دارند نمی توانیم در سیستم های الکترونیکی تنها از یک طبقه تقویت کننده استفاده کنیم. در این شرایط برای بدست آوردن بهره موردنیاز، باید چند طبقه تقویت کننده را پشت سرهم بیندیم. به این ترتیب تقویت کننده های چند طبقه شکل می گیرد. در شکل ۱-۴ بلوك دیاگرام آمپلی فایر صوتی در ۵ طبقه نشان داده شده است.

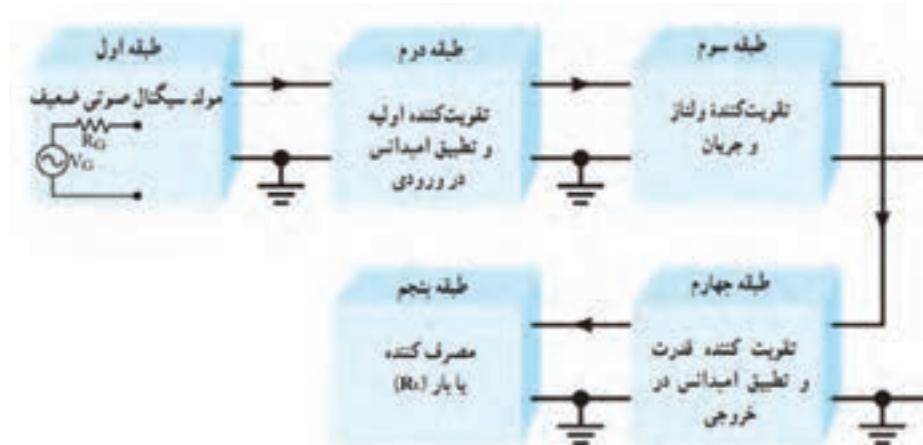

شکل ۱-۴- بلوك دیاگرام کامل یک آمپلی فایر صوتی


فیلم

فیلم تقویت کننده های چند طبقه را ببینید.



شرح خلاصه عملکرد هر طبقه

☒ طبقه اول: طبقه اول مولد سیگنال صوتی ضعیف مانند میکروفون است. مدار معادل الکتریکی میکروفون شامل یک منبع ولتاژ و یک مقاومت سری با آن (R_G) است که امپدانس خروجی این طبقه را تشکیل می دهد. شکل ۲-۴.

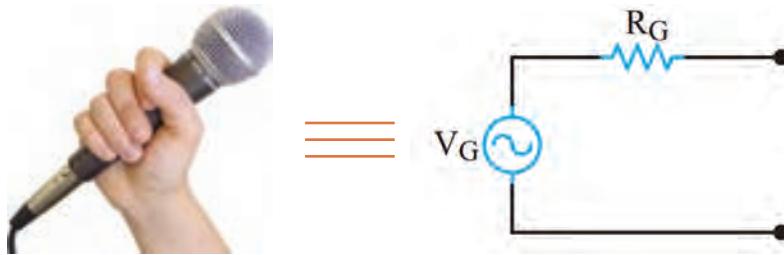

شکل ۴-۲- مدار الکتریکی معادل میکروفون

☒ طبقه دوم: برای آنکه حداکثر توان از طبقه اول به طبقه دوم انتقال داده شود، باید امپدانس خروجی طبقه اول (R_G) با امپدانس ورودی طبقه دوم برابر باشد. لذا در طبقه دوم از تقویت‌کننده‌هایی استفاده می‌شود که بتوانند تطبیق امپدانس بین طبقه اول و دوم را به درستی بقرار کنند. مثلًا میکروفون‌های کریستالی یا خازنی، امپدانس داخلی زیادی دارند. بنابراین برای تطبیق امپدانس، باید امپدانس ورودی طبقه دوم زیاد باشد.

☒ طبقه سوم: در طبقه سوم ولتاژ و جریان سیگنال صوتی در حدی تقویت می‌شود که بتواند طبقه تقویت‌کننده قدرت را راهاندازی کند. به این طبقه، مدار راهانداز یا درایور (Driver) می‌گویند. در طبقه راهانداز معمولاً یک یا چند طبقه تقویت‌کننده امپیتر مشترک قرار می‌گیرد.

☒ طبقه چهارم: این طبقه، تقویت‌کننده قدرت نام دارد. در این طبقه معمولاً یک تقویت‌کننده جریان قرار می‌گیرد تا بتواند جریان کافی را برای تحریک و راهاندازی بلندگو فراهم کند.

☒ طبقه پنجم: در طبقه انتهایی تقویت‌کننده معمولاً بلندگو قرار می‌گیرد. بلندگو سیگنال الکتریکی صوت را به ارتعاشات مکانیکی صوت تبدیل می‌کند و امواج صوتی قابل شنیدن را باشد و توان کافی مهیا می‌سازد.

دلایل استفاده از چند طبقه

عمل تقویت در چند طبقه به این دلیل انجام می‌شود که یک طبقه تقویت‌کننده معمولی نمی‌تواند بهره ولتاژ، بهره جریان و بهره توان بسیار بالا و در حد نیاز را تولید کند. همچنین استفاده از یک طبقه تقویت‌کننده نمی‌تواند تطابق لازم را بین مبدل‌های ورودی (میکروفون) و خروجی (بلندگو) بقرار نماید. هنگام پشت سر هم قراردادن تقویت‌کننده‌ها باید به دو نکته مهم زیر توجه کنید:

(الف) تطبیق امپدانس بین طبقات و مبدل‌های ورودی و خروجی تقویت‌کننده.

(ب) برقراری ارتباط بین دو طبقه تقویت‌کننده.

چگونگی ارتباط بین دو طبقه تقویت‌کننده را کوپل‌ز (Coupling) می‌گویند. شکل ۴-۳ چند طبقه تقویت‌کننده را که به صورت بلوك دیاگرام بهم اتصال داده شده‌اند، نشان می‌دهد. شرط تطبیق امپدانس، برابر بودن امپدانس خروجی هر طبقه با ورودی طبقه بعدی است.



شکل ۴-۳- بلوك دیاگرام اتصال چند طبقه تقویت‌کننده بهم




به مقدار امپدانس خروجی هر طبقه و امپدانس ورودی طبقه بعد توجه کنید. در صورتی که در طبقه اول به جای میکروفون خارنی از میکروفون الکترودینامیکی استفاده کنیم، چه اتفاقی برای مدار رخ می‌دهد؟ چرا؟ با مراجعه به رسانه‌های مختلف نتیجه را در قالب یک گزارش ارائه دهید.

۳-۴- اتصال تقویت‌کننده‌ها به یکدیگر

برای انتقال سیگنال از یک طبقه تقویت‌کننده به طبقه دیگر، باید دو طبقه را به یکدیگر اتصال دهیم. چگونگی اتصال دو طبقه تقویت‌کننده را به یکدیگر کوپلاز (Coupling) می‌گویند. اتصال بین طبقات به وسیله خازن، ترانسفورماتور یا به طور مستقیم انجام می‌شود. از این‌رو سه نوع کوپلاز خازنی، کوپلاز ترانسفورماتوری و کوپلاز مستقیم تعریف می‌شود.


کوپلاز خازنی

اگر دو یا چند طبقه تقویت‌کننده را به وسیله یک یا چند خازن به یکدیگر وصل کنیم، می‌گوییم کوپلاز بین طبقات تقویت‌کننده به صورت خازنی است. در شکل ۴-۴ بلوک دیاگرام سه طبقه تقویت‌کننده و خازن‌های کوپلاز بین آنها نشان داده شده است.

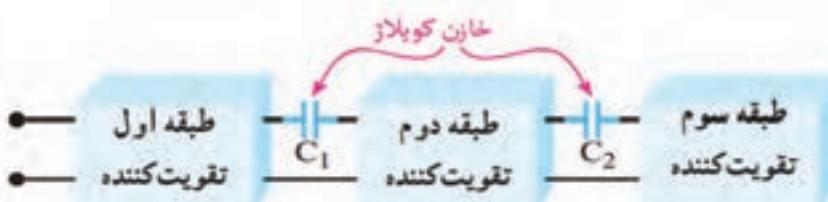

شکل ۴-۴- بلوک دیاگرام سه طبقه تقویت‌کننده با کوپلاز خازنی


مدار تقویت‌کننده با کوپلاز خازنی: به کوپلاز خازنی، کوپلاز RC نیز می‌گویند. دلیل این نام‌گذاری وجود خازن‌های کوپلاز و مقاومت‌های موجود در کلکتور ترانزیستور است که در طبقات تقویت‌کننده وجود دارد و یک مدار RC را تشکیل می‌دهد. در شکل ۵-۴ مدار یک تقویت‌کننده دو طبقه با کوپلاز RC نشان داده شده است. خازن‌های C_1 و C_2 خازن‌های کوپلاز هستند. به علت وجود خازن‌ها، ارتباط DC از خروجی یک طبقه به ورودی طبقه بعدی تقویت‌کننده قطع می‌شود.

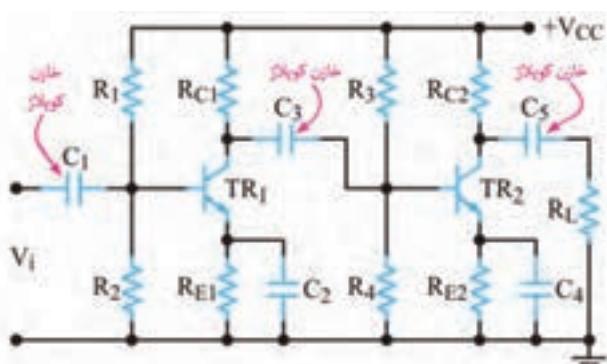

شکل ۴-۵- مدار یک تقویت‌کننده دو طبقه با کوپلاز RC



در شکل ۶-۴ تقویت‌کننده دو طبقه و شکل موج نقاط مختلف آن رسم شده است. در مورد عملکرد مدار و شکل موج نقاط مختلف گزارش کوتاهی بنویسید.

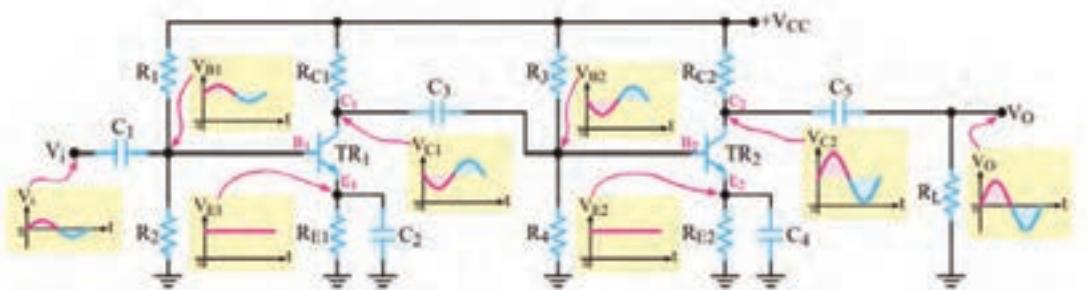

شکل ۶-۴-۱ مدار یک تقویت‌کننده دو طبقه با کوپلاز RC

مزايا و معایب کوپلاز خازنی: اتصال چند طبقه تقویت‌کننده از طریق کوپلاز خازنی به یکدیگر، دارای مزايا و معایبی به شرح زیر است:

(الف) یکی از مزاياي اين نوع کوپلاز، در اين است که طبقات از نظر مقادير DC (نقطه کار ترانزیستورها) کاملاً مستقل از هم هستند و تغيير نقطه کار يك طبقه، روی ساير طبقات اثر نمي گذارد.
ب) اشكال عمده کوپلاز خازنی آن است که تقویت‌کننده، سیگنال‌های با فرکانس پايان را به درستی تقویت نمي کند.

پ) همچنان در اين نوع تقویت‌کننده‌ها، به علت استفاده از تعداد زياد مقاومت‌ها، تلفات توان افزایش می‌يابد و قدرت اعمال شده به بار کم می‌شود. در عمل، کوپلاز خازنی در تقویت‌کننده‌های با قدرت کم به کار می‌رود.

الف) با مراجعه به رسانه‌های مختلف، علت کاهش پاسخ فرکانسی در کوپلاز RC را بیابيد و در قالب يك گزارش به کارگاه ارائه دهيد.

ب) جدولی مطابق جدول ۶-۱ تهيه کنيد و مزايا و معایب تقویت‌کننده با کوپلاز خازنی را به طور خلاصه و به تفکيك بنویسید.


جدول ۶-۱-۱ مزايا و معایب

جست و جو

ردیف	مزایا	معایب
۱		
۲		
۳		

تقویت‌کننده‌های با کوپلاز ترانسفورماتوری

در کوپلاز RC به دلیل اینکه در هر تقویت‌کننده باید بین کلکتور ترانزیستور و منبع تغذیه یک مقاومت R وجود داشته باشد، افت توان در مقاومت R به وجود می‌آید. به این ترتیب، قدرتی که به بار می‌رسد کم است. برای برطرف کردن این عیب، بهویژه در تقویت‌کننده‌های با قدرت زیاد، از کوپلاز ترانسفورماتوری استفاده می‌کنند. به این ترتیب که اولیه یک ترانسفورماتور را به جای مقاومت R در کلکتور ترانزیستور قرار می‌دهند و موج خروجی را از ثانویه آن می‌گیرند و به ورودی طبقه بعدی می‌رسانند. ترانسفورماتورهای کوپلاز ممکن است از نوع افزاینده یا کاهنده ولتاژ باشند. در واقع ترانسفورماتور جایگزین شبکه RC کوپلاز می‌شود. ترانسفورماتور نیز مانند حافظه مانع اثرگذاری ولتاژ DC طبقات روی یکدیگر می‌شود. شکل ۷-۴ چگونگی اتصال دو طبقه تقویت‌کننده را به صورت بلوك دیاگرام و با کوپلاز ترانسفورماتوری نشان می‌دهد.

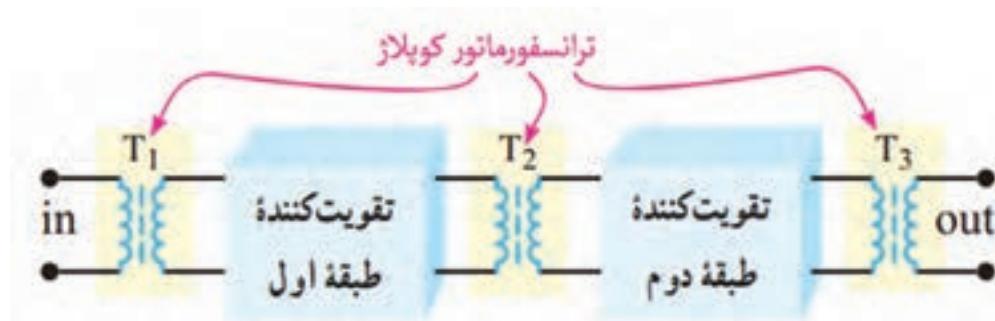


شکل ۷-۴-بلوک دیاگرام دو طبقه تقویت‌کننده با کوپلاز ترانسفورماتوری

نکته

هر ترانسفورماتور علاوه بر کوپلاز، نقش تطبیق امپدانس بین طبقات را نیز بمعهده دارد.



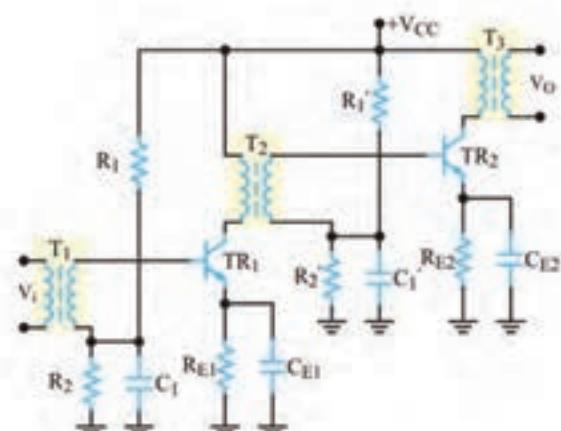مدار تقویت‌کننده با کوپلاز ترانسفورماتوری: در شکل ۷-۸ مدار یک نمونه تقویت‌کننده دو طبقه با کوپلاز ترانسفورماتوری را مشاهده می‌کنید.



به چه دلیل کوپلاز ترانسفورماتوری در فرکانس‌های بالا و پایین به خوبی عمل نمی‌کند؟ بررسی کنید و نتایج را به کارگاه ارائه دهید.

تحقيق



شکل ۷-۸-مدار تقویت‌کننده دو طبقه با کوپلاز ترانسفورماتوری


مزایا و معایب کوپلاز ترانسفورماتوری

- تفویت‌کننده با کوپلاز ترانسفورماتوری دارای مزایا و معایبی به شرح زیر است:
- (الف) از مزایای ترانسفورماتور کاهش تلفات تقویت‌کننده و افزایش راندمان مدار است.
 - (ب) تطبیق امپدانس بین طبقات به راحتی انجام می‌شود.
 - (پ) ابعاد این نوع تقویت‌کننده‌ها به علت وجود ترانسفورماتور، بزرگ می‌شود.
 - (ت) در فرکانس‌های پایین به علت استفاده از بار سلفی پاسخ فرکانسی بدی دارد.
 - (ث) قیمت این تقویت‌کننده‌ها به علت استفاده از ترانسفورماتور افزایش می‌یابد. امروزه به دلیل وجود عیوب یادشده، در دستگاه‌های صوتی و تصویری به ندرت از تقویت‌کننده‌های با کوپلاز ترانسفورماتوری استفاده می‌شود.


فعالیت



مزایا و معایب تقویت‌کننده با کوپلاز ترانسفورماتوری را در جدولی به‌طور خلاصه به‌تفکیک بنویسید.

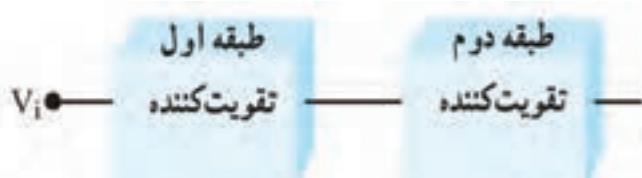

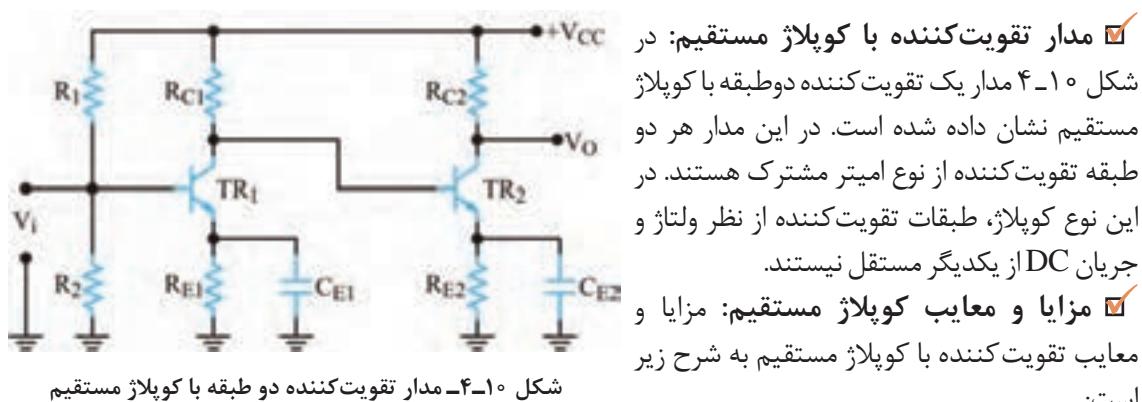شکل ۴-۹- بلوك دیاگرام دو طبقه تقویت‌کننده با کوپلاز مستقیم



- (الف) از مزایای کوپلاز مستقیم صرفه‌جویی در قطعات و مقرنون به صرفه‌بودن آن از نظر اقتصادی است.
- (ب) در این نوع تقویت‌کننده، فرکانس‌های خیلی کم حتی DC نیز به خوبی تقویت می‌شوند.
- (پ) تغییرات نقطه کار یک طبقه روی نقطه کار سایر طبقات تأثیر می‌گذارد.

فصل سوم: پروژه کاربردی آنالوگ

ت) مدار به شدت نسبت به حرارت حساس است.
ث) در صورت بروز عیب در یکی از طبقات به سایر طبقه‌ها نیز آسیب وارد می‌سازد. بنابراین هنگام تعمیر دستگاه‌هایی که در آن تقویت‌کننده‌های با کوپلаз مستقیم به کار رفته است، باید توجه داشته باشید که در صورت سوختن یکی از ترانزیستورها، کلیه ترانزیستورها را مورد آزمایش قرار دهید و از صحت آنها اطمینان حاصل کنید.

فعالیت




- الف) حداقل مدار دو نمونه تقویت‌کننده را از نظر کوپلاز بررسی کنید و نتیجه را به کارگاه ارائه دهید.
ب) جدولی تهیه کنید و مزايا و معایب تقویت‌کننده با کوپلاز مستقیم را به تفکیک بنویسید.

الگوی پرسش

- ۱- برای انتقال حداکثر توان از یک طبقه تقویت‌کننده به طبقه دیگر باید امپدانس طبقه اول با امپدانس طبقه دوم برابر باشد.

غلط

صحیح

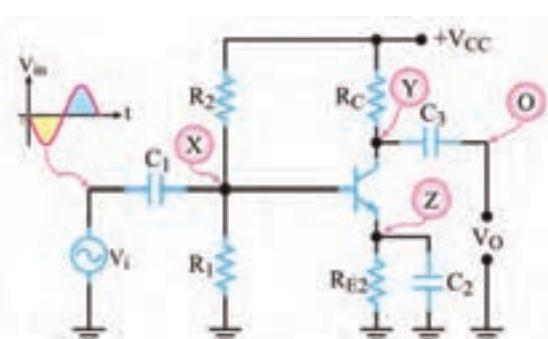

شکل ۴-۱۱-۴- مدار تقویت‌کننده

- ۲- با قطع خازن کوپلاز نقطه DC تقویت‌کننده کار تغییر می‌کند.


- ۳- کوپلاز را تعریف کنید و انواع آن را نام ببرید.

- ۴- مزايا و معایب کوپلاز ترانسفورماتوری را شرح دهید.

- ۵- برای کوپلاز دو تقویت‌کننده که در فرکانس‌های خیلی کم کار می‌کنند کدام نوع کوپلاز مناسب‌تر است؟

- ۶- با توجه به شکل موج ورودی تقویت‌کننده شکل ۴-۱۱-۴- شکل موج نقاط X,Y,Z و O را رسم کنید.

۴-۴ زوج دارلینگتون (Darlington Pair)

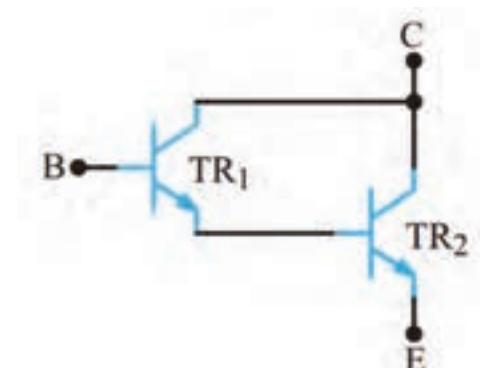


شکل ۴-۱۲- تقویت‌کننده زوج دارلینگتون

یک نمونه از تقویت‌کننده‌های دوطبقه با کوپلاز مستقیم، زوج دارلینگتون است که در شکل ۴-۱۲ نشان داده شده است. از آنجا که ترانزیستورهای قدرت اغلب دارای ضریب تقویت جریان (β) کمی هستند، برای به دست آوردن ضریب تقویت جریان بزرگ‌تر از ترانزیستورهای زوج دارلینگتون استفاده می‌شود. مدار تقویت‌کننده زوج دارلینگتون دارای مقاومت ورودی زیاد است. اگر ضریب تقویت جریان ترانزیستور TR_1 را β_1 و ضریب تقویت جریان ترانزیستور TR_2 را β_2 فرض کنیم،

می‌توان ثابت کرد که ضریب تقویت جریان زوج دارلینگتون از رابطه $\beta_T \approx \beta_1 \beta_2$ به دست می‌آید.

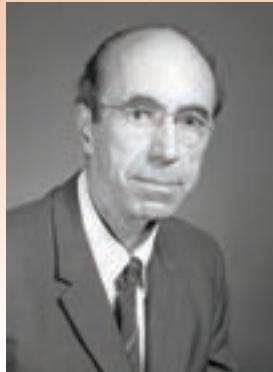با مراجعه به رسانه‌های مختلف، روش اثبات رابطه $\beta_T \approx \beta_1 \beta_2$ را بیابید و در قالب یک گزارش ارائه کنید.



آشنایی با مخترعین و دانشمندان

آقای سیدنی دارلینگتون مهندس برق بود و در سال ۱۹۰۶ در آمریکا متولد شد. وی در سال ۱۹۵۳ توانست ترانزیستور ترکیبی زوج دارلینگتون را اختراع کند. چند سال بعد یک دانشمند مجارستانی به نام چورج کلیفورد زیکلای اختراع ایشان را کامل کرد و ترانزیستور مکمل دارلینگتون را با استفاده از یک ترانزیستور PNP و یک ترانزیستور NPN اختراع نمود. دارلینگتون مکمل (Complementary) به نام ایشان (زوج زیکلای - Sziklai Pair) نامیده شد. سیدنی دارلینگتون در سال ۱۹۹۷ چشم از جهان بربست.

زوج دارلینگتون در یک بسته‌بندی

کارخانه‌های سازنده قطعات نیمه‌هادی، زوج دارلینگتون را در یک بسته‌بندی و مشابه ترانزیستورهای ساده نیز به بازار عرضه می‌کنند. برای نمونه سری ترانزیستورهای ۲N ۶۳۸۴، ۲N ۶۳۸۵ و ۲N ۶۳۸۶ به صورت ترکیب دارلینگتون هستند. این ترانزیستورها به صورت NPN با β نزدیک به ۳۰۰۰ و قدرتی برابر ۱۰۰ وات ساخته می‌شوند. در شکل ۴-۱۳ ترانزیستور زوج دارلینگتون در یک بسته‌بندی نشان داده شده است.

TIP120 Transistor
darlington pair



شکل ۴-۱۳- زوج دارلینگتون در یک بسته‌بندی و در یک آرایه

فعالیت

با مراجعه به رسانه‌های مختلف برگه اطلاعات یک نمونه زوج دارلینگتون ساده و آرایه‌ای را بیابید و مشخصات آن را در یک جدول ارائه کنید.



فصل سوم: پروژه کاربردی آنالوگ

الگوی پرسش

۱- زوج دارلینگتون دارای بهره جریان و مقاومت ورودی است.

۲- مدار شکل ۴-۱۴ زوج دارلینگتون NPN یا PNP است؟ β_T کدام است؟

(۱) PNP ، $\beta_T \approx \beta_1 \beta_2$ (۲) NPN ، $\beta_T \approx \beta_1, \beta_2$

(۳) NPN ، $\beta_T \approx \beta_1 + \beta_2$ (۴) PNP ، $\beta_T \approx \beta_1 + \beta_2$

۳- در زوج دارلینگتون، کوپلر بین دو ترانزیستور از نوع مستقیم است.

صحیح غلط

شکل ۴-۱۴- زوج دارلینگتون



کار عملی ۱



هدف: بستن مدار تقویت‌کننده دو طبقه در نرم‌افزار
مواد، ابزار و تجهیزات: رایانه - نرم‌افزار مناسب - لوازم التحریر

نکته




ترانزیستوری که برای بستن مدار انتخاب می‌کنید باید دارای بتای (β) ۷۵ تا ۱۰۰ باشد. ترانزیستورهای ۲SC829، BC107، ۲N2219 هر نوع ترانزیستور عمومی دیگر که دارای بتای بین ۷۵ تا ۱۰۰ هستند را می‌توانید به کار ببرید.

جدول ۴-۲

مراحل اجرای کار

ردیف	کمیت مورد اندازه‌گیری	مقدار واحد
۱	V_{B1}	
۲	V_{BE1}	
۳	V_{C1}	
۴	V_{B2}	
۵	V_{BE2}	
۶	V_{C2}	


- ۱- نرم‌افزار مولتی‌سیم یا هر نرم‌افزار مناسب دیگر را راهاندازی کنید.
- ۲- مدار شکل ۴-۱۵ را در فضای نرم‌افزار بیندید.
- ۳- منبع تغذیه ۱۵ ولت را به مدار وصل کنید.
- ۴- در حالی که سیگنال ژنراتور خاموش است بهوسیله ولتمتر DC ولتاژ هر یک از پایه‌های ترانزیستور را نسبت به نقطه مبدأ (زمین) اندازه بگیرید و مقادیر را در جدول ۴-۲ بنویسید.

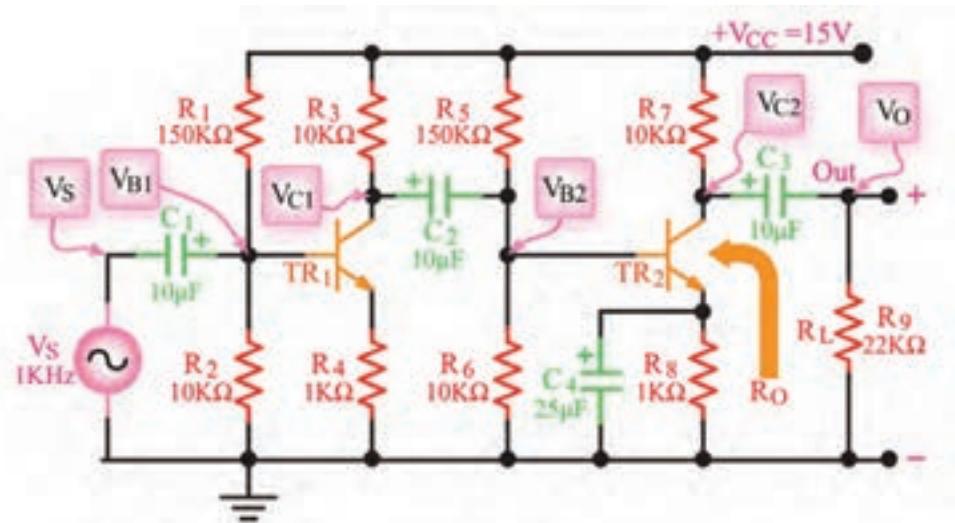

شکل ۴-۱۵- مدار تقویت کننده دو طبقه

۵- سیگنال ژنراتور را روشن کنید، فرکانس را روی ۱ KHz موج سینوسی قرار دهید و دامنه ولتاژ ورودی را طوری تنظیم کنید که دامنه سیگنال خروجی (V_o) بدون تغییر شکل (اعوجاج) برابر با ۶ ولت پیک تا پیک شود.

۶- به وسیله اسیلوسکوپ شکل موج های V_{B1} ، V_o و V_{B2} را با مقیاس و فاز صحیح در نمودارهای شکل ۴-۱۶ رسم کنید. روی محورهای افقی مقدار Time/Div و روی محورهای قائم مقدار Volt/Div را مشخص کنید.

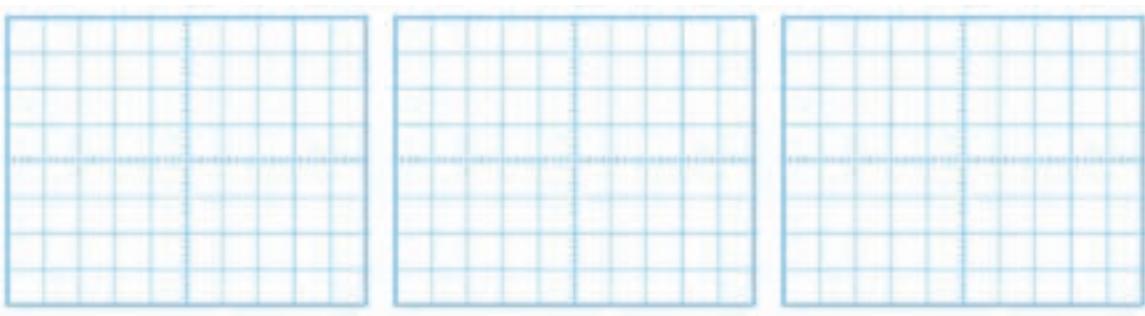

شکل ۴-۱۶- شکل موج نقاط مختلف مدار

۷- آیا فرایند تقویت در هر طبقه انجام شده است؟ آیا در هر طبقه تقویت کننده اختلاف فاز ۱۸۰ درجه وجود دارد؟ توضیح دهید. همچنین ولتاژ V_o و V_{C2} را از نظر DC مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید و عملکرد خازن کوپلаз را بررسی کنید. نتیجه را به اختصار بنویسید.

۸- مقدار پیک تا پیک هر یک از سیگنال ها را اندازه گیری کنید و نتایج را در جدول ۳-۴ بنویسید.

جدول ۴-۳

ردیف	کمیت مورد اندازه‌گیری	مقدار	واحد
۱	$V_{B1(PP)}$		
۲	$V_{C1(PP)}$		
۳	$A_{V1} = \frac{V_{C1(PP)}}{V_{B1(PP)}}$		
۴	$V_{B2(PP)}$		
۵	$V_{C2(PP)}$		
۶	$A_{V2} = \frac{V_{C2(PP)}}{V_{B2(PP)}}$		
۷	$V_{O(PP)}$		
۸	$A_V = \frac{V_{O(PP)}}{V_{B1(PP)}}$ کل		

۹- با استفاده از رابطه $A_V = \frac{V_O}{V_{in}}$ مقادیر اندازه‌گیری شده، مقدار بهره ولتاز را در هر یک از طبقات و بهره کل را با استفاده از جدول ۴-۳ محاسبه کنید.

۱۰- مقدار A_V کل مدار را از رابطه $A_V = \frac{V_O}{V_{in}}$ محاسبه کنید.

پژوهش

بررسی کنید آیا
 $A_{VT} = A_{V1} \times A_{V2}$
 است؟ چرا؟ نتیجه را در قالب
 یک گزارش ارائه دهید.


۴-۵ ترانزیستور اثر میدان (Field Effect Transistor) FET

ترانزیستورهای معمولی به دلیل ساختار فیزیکی خاصی که دارند ترانزیستورهای دوپیوندی یا BJT نامیده می‌شوند. این ترانزیستورها قطعاتی هستند که جریان را کنترل می‌کنند. بهزبانی دیگر جریان عبوری بیس ترانزیستور جریان کلکتور را کنترل می‌کند. همچنین مقاومت ورودی ترانزیستور BJT کم است. از سوی دیگر در دستگاه‌های اندازه‌گیری مانند ولت‌متر و اسیلوسکوپ باید مقاومت ورودی زیاد باشد تا باعث بارگذاری روی مدار نشود و جریان نکشد. بنابراین استفاده از ترانزیستورهای BJT در این‌گونه دستگاه‌ها، کارایی لازم را ندارند. قطعه دیگری به نام ترانزیستور اثر میدان یا FET وجود دارد که جایگزین BJT می‌شود. ساختمان داخلی ترانزیستورهای اثر میدان یا FET در مقایسه با ترانزیستورهای BJT ساده‌تر است و مقاومت ورودی بسیار زیاد در حدود $10\text{ M}\Omega$ تا $100\text{ M}\Omega$ دارد. ترانزیستورهای اثرمیدان با ولتاژ کنترل می‌شوند و در ساختمان داخلی آنها فقط دو نوع نیمه‌هادی به کار می‌رود، به همین علت این ترانزیستورها را یک قطبی (Unijunction Transistor) یا تک‌پیوندی می‌گویند. ترانزیستورهای اثر میدان را در دو نوع JFET و MOSFET می‌سازند. MOS از اول کلمات Metal Oxide Semiconductor و به معنی نیمه‌هادی اکسیدفلز گرفته شده است.


۶-۴- ترانزیستور با اثر میدان پیوندی یا (Junction Field Effect Transistor) JFET



شکل ۴-۱۷- نیمههادی با ناخالصی N به عنوان کanal

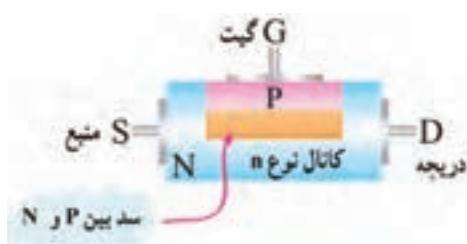

شکل ۴-۱۸- ساختمان JFET با کanal N

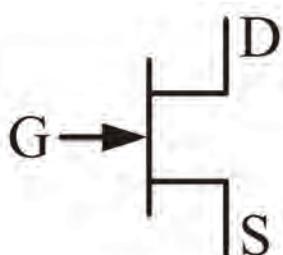

شکل ۴-۱۹- علامت اختصاری JFET با کanal N

این ترانزیستور در دو نوع با کanal N و P تولید می‌شود. در نوع کanal N، یک میله با ناخالصی کم از نوع N را در نظر می‌گیرند، این میله مانند یک مقاومت عمل می‌کند. اگر یک باتری، مطابق شکل ۴-۱۷ به دو سر این میله وصل کنیم، جریانی متناسب با ولتاژ دوسر باتری از آن عبور می‌کند. یک انتهای میله را که الکترون‌ها از آن خارج می‌شوند دریچه یا درین (Drain) و انتهای دیگر میله را، که الکترون‌ها به آن وارد می‌شوند منبع یا سورس (Source) نام‌گذاری می‌کنند. اگر در قسمتی از این میله یک فلز سه ظرفیتی نفوذ دهیم، لایه P شکل می‌گیرد و یک پیوند pn به وجود می‌آید. در این حالت ناحیه n را کanal و نیمههادی نوع p را دروازه یا گیت (Gate) می‌نامند. با اتصال دو سیم به دو طرف لایه N و یک سیم به لایه P یک عنصر سهپایه حاصل می‌شود که به ترانزیستور با اثر میدان‌پیوندی معروف است.

شکل ۱۸-۴ ساختمان JFET با کanal N و پایه‌های آن را نشان می‌دهد. علامت اختصاری JFET با کanal N را در شکل ۱۹-۴ ملاحظه می‌کنید. توجه داشته باشید که نوک پیکان به سمت داخل معرف گیت از نوع P است.


فیلم




رفتار JFET در مدار

چنانچه مطابق شکل ۴-۲۰ گیت سورس را در گرایش معکوس قرار دهیم، موجب افزایش مقاومت کanal و کاهش جریان درین می‌شود. شکل ۴-۲۱ نشان می‌دهد که با کاهش V_{GG} ، عرض کanal بیشتر می‌شود و مقاومت کanal را کاهش می‌دهد. در این شرایط جریان درین بیشتری از مدار می‌گذرد. در شکل ۴-۲۲ مقدار V_{GS} را منفی تر کرده‌ایم. در این حالت، کanal باریک‌تر می‌شود و مقاومت کanal را افزایش می‌دهد. لذا جریان درین (I_D) کمتری از مدار می‌گذرد.

فصل سوم: پروژه کاربردی آنالوگ

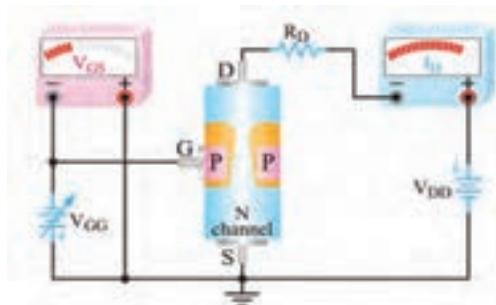

شکل ۴-۲۱- با $V_{GG} = 0$ کمتر I_D بیشتر است.

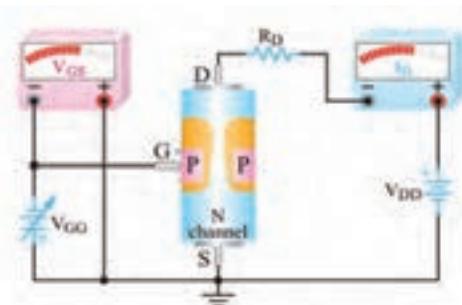


شکل ۴-۲۰- V_{GG} پیوند PN را به بایاس مخالف می‌برد.

شباهت‌های بین عبور جریان آب در یک شیر مانند شکل ۴-۲۳ و عبور جریان درین از یک ترانزیستور JFET را بباید. آیا بسته‌شدن شیر با منفی‌تر شدن ولتاژ V_{GS} قبل مقایسه است؟



شکل ۴-۲۳

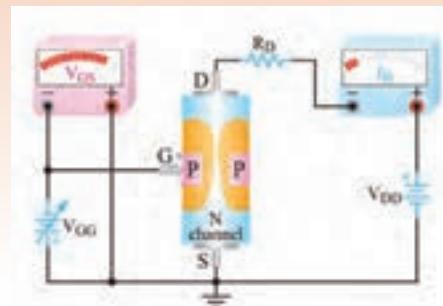


شکل ۴-۲۲- با $V_{GG} < 0$ I_D کم شده است.

فکر کنید



۴-۷ مقادیر حد در FET

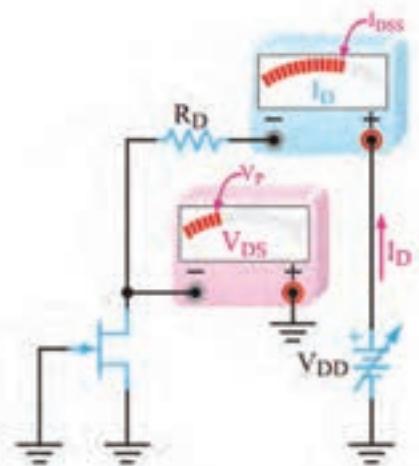


شکل ۴-۲۴- I_D ثابت و برابر I_{DSS} است.

ولتاژ بحرانی V_P (Pinch off Voltage): اگر $V_{GS} = 0$ باشد به مقدار V_{DS} که به بسته‌شدن حداکثری کanal منجر می‌شود، ولتاژ بحرانی (V_P) می‌گویند. در این حالت جریان درین (I_D) ثابت می‌ماند. برای یک FET با شماره فنی معین، مقدار V_P در برگه اطلاعات آن داده می‌شود.

جریان درین سورس اشباع I_{DSS} : اگر V_{DS} به مقدار V_P و بیشتر از آن برسد، I_D ثابت می‌ماند. این جریان را جریان درین سورس اشباع می‌نامند و آن را با (I_{DSS}) نمایش می‌دهند. I_{DSS} ماکزیمم جریانی است که JFET می‌تواند از خود عبور دهد. این جریان در برگه اطلاعات نوشته می‌شود. شکل ۴-۲۴ مداری از

JFET را نشان می‌دهد که در آن $V_{DS} = V_P$ است و جریان درین برابر با I_{DSS} شده است.

ولتاژ شکست درین سورس (V_{Br}): اگر V_{DS} را بیش از اندازه مجاز افزایش دهیم، در محل اتصال PN بایاس مخالف، پدیده شکست بهمنی رخ می‌دهد و جریان درین به سرعت افزایش می‌یابد. در این شرایط معمولاً JFET آسیب می‌بیند. ولتاژ شکست در JFET‌های معمولی حدود ۲۰ تا ۳۰ ولت است.

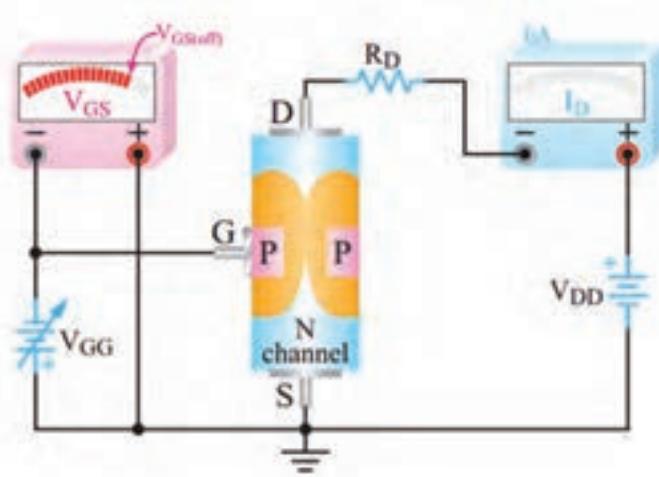

شکل ۴-۲۵ JFET در ناحیه قطع قرار دارد.

ولتاژ قطع گیت سورس ($V_{GS\text{ off}}$): هرقدر V_{GS} منفی‌تر شود، I_D کاهش می‌یابد، مقدار V_{GS} که بتواند I_D را تقریباً به صفر برساند، ولتاژ قطع گیت سورس ($V_{GS\text{ off}}$) نام دارد. معمولاً مقدار عددی ولتاژ قطع گیت سورس با مقدار عددی ولتاژ V_P برابر است. شکل ۴-۲۵ JFET را در حالت قطع (cut off) نشان می‌دهد.

برگه اطلاعات: همان‌طور که قبلاً گفته شد، مشخصات فنی ترانزیستورهای اثر میدان در برگه‌های اطلاعات (data sheet) داده می‌شود. برای دسترسی به اطلاعات کامل می‌توانید به سایت Alldatasheet.Com مراجعه نمایید. در شکل ۴-۲۶ بخشی از مشخصات یک نمونه JFET با کانال N با شماره ۸۴۶ LS آمده است.

نکته مهم

در صورت طرح سؤال جهت آزمون، جداول مربوط به data sheet به زبان اصلی حتماً در اختیار هنرجویان قرار داده شود.



فصل سوم: پروژه کاربردی آنالوگ

توان تلک فناوری دارای درجه سانتی گراد




سیستم خطی

Linear Integrated Systems

FEATURES	مشخصه ها
ULTRA LOW NOISE	نویز فوق العاده کم $e_n = 3\text{nV}/\text{Hz}$
LOW GATE LEAKAGE	جریان نشستی گیت بسیار کم $I_G = 15\text{pA}$
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ¹ @ 25 °C (unless otherwise stated)	مقادیر مکریم مطلق در درجه حرارت ۲۵ درجه سانتی گراد
Maximum Temperatures	حداکثر درجه حرارت
Storage Temperature	درجه حرارت نگهداری $-65 \text{ to } +150^\circ\text{C}$
Operating Junction Temperature	درجه حرارت بیوند $-55 \text{ to } +135^\circ\text{C}$
Maximum Power Dissipation	حداکثر توان قابل تحمل
Continuous Power Dissipation @ +125 °C	350mW
Maximum Currents	جریان مکریم
Gate Forward Current	جریان موافق گیت $I_{G(F)} = 50\text{mA}$
Maximum Voltages	مکریم ولتاژ
Drain to Source	درین سورس $V_{DSO} = 60\text{V}$
Gate to Source	گیت سورس $V_{GSS} = 60\text{V}$
Gate to Drain	گیت درین $V_{GDS} = 60\text{V}$

LS846 LOW NOISE, LOW LEAKAGE SINGLE N-CHANNEL JFET

کانال N، نویز و جریان نشستی کم

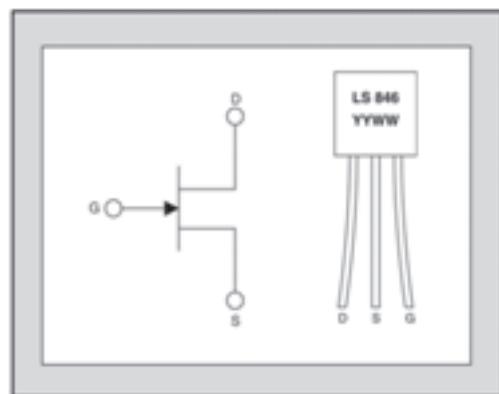

مشخصه های الکتریکی در ۲۵ درجه سانتی گراد
(در غیر این صورت قید شده است.)

ELECTRICAL CHARACTERISTICS @ 25 °C (unless otherwise stated)

SYMBOL	CHARACTERISTIC	مشخصه ها	MIN	TYP	MAX	UNITS	CONDITIONS
BV_{GSS}	Gate to Source Breakdown Voltage		60			V	$V_{DS} = 0, I_D = 1\text{nA}$
$V_{GS(on)}$	Gate to Source Pinch-off Voltage		1		3.5	V	$V_{DS} = 15\text{V}, I_D = 1\text{nA}$
V_{GS}	Gate to Source Operating Voltage		0.5		3.5	V	$V_{DS} = 15\text{V}, I_D = 500\mu\text{A}$
I_{oss}	Drain to Source Saturation Current		1.5	5	15	mA	$V_{DG} = 15\text{V}, V_{GS} = 0$
I_G	Gate Operating Current			15	50	pA	$V_{DG} = 15\text{V}, I_D = 500\mu\text{A}$
$I_{G(R)}$	Gate Operating Current Reduced V_{DG}			5	30	pA	$V_{DG} = 3\text{V}, I_D = 500\mu\text{A}$
I_{oss}	Gate to Source Leakage Current				100	pA	$V_{DG} = 15\text{V}, V_{DS} = 0$
Y_{os}	Typical Output Conductance			0.2	2	μmho	$V_{DG} = 15\text{V}, I_D = 500\mu\text{A}$
NF	Noise Figure				0.5	dB	$V_{DS} = 15\text{V}, V_{GS} = 0, R_G = 10\text{M}\Omega, f = 100\text{Hz}, \text{NBW} = 6\text{Hz}$
e_n	Noise Voltage				11	$\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$	$V_{DS} = 15\text{V}, I_D = 500\mu\text{A}, f = 10\text{Hz}, \text{NBW} = 1\text{Hz}$
C_{iss}	Common Source Input Capacitance				8	pF	$V_{DS} = 15\text{V}, I_D = 500\mu\text{A}$

شکل ۴-۲۶- قسمتی از برگه اطلاعات یک نمونه JFET

یک عدد ترانزیستور JFET را در اختیار بگیرید و با توجه به شماره آن، برگه اطلاعات آن را پیدا کنید و پایه های آن را با استفاده از Data Sheet مشخص نمایید.

فعالیت عملی





با مراجعه به رسانه‌های مختلف بررسی کنید آیا با استفاده از اهمتر می‌توان پایه‌های ترانزیستور JFET را مشخص کرد؟ چگونه؟ نتیجه را در قالب یک گزارش ارائه دهید.

الگوی پرسش

۱- ترانزیستورهای BJT عناصری کنترل شده با..... و ترانزیستورهای FET عناصری کنترل شده با..... هستند.

۲- مقاومت ورودی ترانزیستورهای BJT به علت وجود..... نسبتاً..... است.

۳- مقاومت ورودی ترانزیستورهای اثر میدان بسیار زیاد است. صحیح غلط


۴- FET یک ترانزیستور تک قطبی (unipolar) است. صحیح غلط

۵- I_{DSS} کدام است؟

(۱) جریان درین وقتی سورس اتصال کوتاه است. (۲) جریان درین در حالتی که مدار قطع است.

(۳) حد متوسط (میانگین) جریان درین (۴) حداکثر جریان ممکن درین

۶- نام پایه‌های JFET در شکل ۴-۲۷ را روی هر پایه بنویسید و سپس نوع کanal (N یا P) را مشخص کنید.

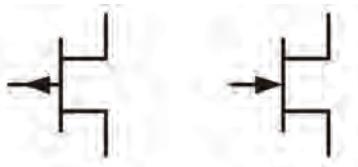

شکل ۴-۲۷- دو نوع JFET

۷- شکل ۴-۲۸ بخشی از برگه اطلاعات ترانزیستور JFET با شماره فنی ۲N۳۸۱۹ است. آن را به فارسی ترجمه کنید.

2N3819

N-Channel RF Amplifier

- * This device is designed for RF amplifier and mixer applications operating up to 450MHz, and for analog switching requiring low capacitance.
- * Sourced from process 50.



شکل ۴-۲۸- قسمتی از برگه اطلاعات JFET

۸- با توجه به برگه اطلاعات شکل ۴-۲۹ که مربوط به ترانزیستور ۲N۳۸۱۹ است. مقادیر ماکزیمم مطلق را بنویسید.

T_{STG} ■ I_{GF} ■ I_D ■ V_{GS} ■ V_{DG} ■


Epitaxial Silicon Transistor:

► **Absolute Maximum Ratings*** $T_C = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted

Symbol	Parameter	Ratings	Units
V_{DG}	Drain-Gate Voltage	25	V
V_{GS}	Gate-Source Voltage	-25	V
I_D	Drain Current	50	mA
I_{GF}	Forward Gate Current	10	mA
T_{STG}	Storage Temperature Range	-55 to 150	°C

شکل ۴-۲۹- قسمتی از برگه اطلاعات JFET

آزمایش JFET در نرم افزار

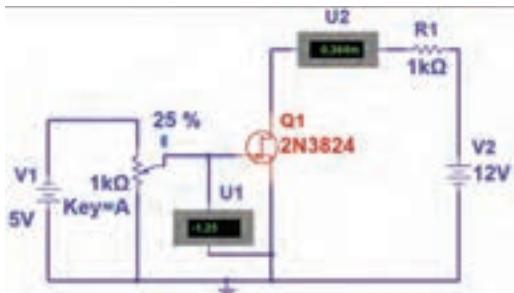

شکل ۴-۳۰- مدار کار عملی نرم افزاری

هدف: بررسی تأثیر تغییر V_{GS} بر روی جریان درین

مواد، ابزار و تجهیزات: رایانه - نرم افزار مناسب -
لوازم التحریر

مراحل اجرای کار:

- ۱- نرم افزار مولتی سیم یا هر نرم افزار مناسب دیگری را راه اندازی کنید.
- ۲- مدار شکل ۴-۳۰ را در فضای نرم افزار ببندید.
- ۳- منبع تغذیه ۱۲ ولت را به مدار وصل کنید.
- ۴- با تغییر مقدار مقاومت پتانسیومتر، مقدار V_{GS} و I_D را اندازه بگیرید و جدول ۴-۴ را کامل کنید.
- ۵- بیشترین جریان درین با چه مقداری از V_{GS} به وجود می آید؟
- ۶- جریان درین به ازای چه مقدار از V_{GS} برابر با صفر می شود؟


جدول ۴-۴

ردیف	درصد مقدار پتانسیومتر	V_{GS}	واحد	I_D	واحد	واحد
۱	۰					
۲	۱۰					
۳	۲۰					
۴	۳۰					
۵	۴۰					
۶	۴۵					
۷	۵۰					

۴-۸ تغذیه FET

برای ایجاد یک نقطه کار مناسب، باید ترانزیستور FET را نیز مانند ترانزیستور BJT بایاس کنیم. روش‌های بایاس FET با روش‌های بایاس BJT تفاوت اساسی ندارند، فقط باید توجه داشته باشیم که مقاومت ورودی

FET خیلی زیاد است، از این‌رو جریان بسیار کمی در حدود چند نانوآمپر یا پیکوآمپر از گیت عبور می‌کند. بنابراین معمولاً در محاسبات، I_G را مساوی صفر در نظر می‌گیرند. ترانزیستور FET نیز با روش‌های مختلف بایاس می‌شود که یک نوع آن شرح داده شده است.

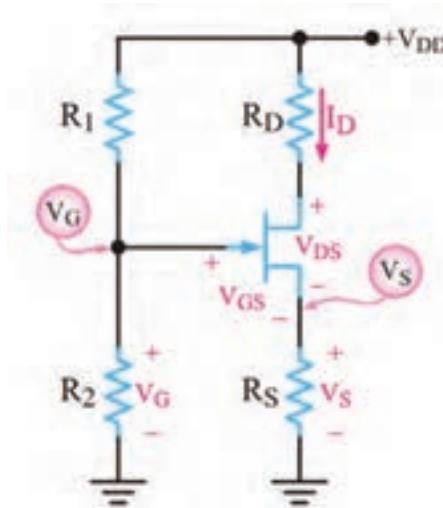

شکل ۴-۳۱- مدار بایاس با تقسیم‌کننده ولتاژ


✓ بایاس تقسیم‌کننده ولتاژ (Voltage Divider Bias) در این روش از مدار مقاومتی مطابق شکل ۴-۳۱ استفاده می‌کنیم. ولتاژ گیت از طریق مدار تقسیم ولتاژ R_1 و R_2 و ولتاژ سورس به‌وسیله مقاومت R_S تأمین می‌شود. بدلیل استفاده از دو مسیر مختلف برای تأمین V_{GS} این نوع تغذیه را، تغذیه مرکب نیز می‌گویند. با توجه به اینکه از گیت ترانزیستور جریانی نمی‌گذرد، ولتاژ گیت برابر افت پتانسیل در دو سر مقاومت R_2 است و پتانسیل سورس از رابطه $R_S \times I_D$ بهدست می‌آید. مقدار V_{GS} را رابطه $V_{GS} = V_G - V_S$ قبل محاسبه است.

فیلم مربوط به کاربرد ترانزیستور FET را ببینید.

فیلم



۴-۹ موارد کاربرد ترانزیستورهای اثر میدان

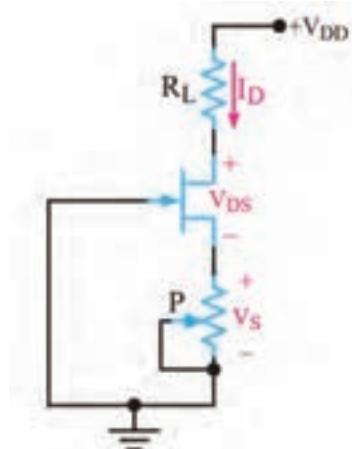

شکل ۴-۳۲- مدار منبع جریان با FET

استفاده از FET در ساختن منابع جریان

منبع جریان مداری است که بتواند به بارهای مختلف جریان ثابت بدهد. اگر یک ترانزیستور FET مطابق شکل ۴-۳۲ تغذیه شود، در صورتی که آن بیش از V_P باشد، با تغییر R_L در بازه مشخص می‌تواند جریان ثابت I_D را ایجاد کند.



آزمایش منبع جریان با JFET در نرم افزار


هدف: بررسی تأثیر تغییر بار بر روحی جریان درین

مواد، ابزار و تجهیزات: رایانه - نرم افزار مناسب -

لوازم التحریر

مراحل اجرای کار:

- ۱- نرم افزار مولتی سیم یا هر نرم افزار مناسب دیگر را راه اندازی کنید.
- ۲- مدار شکل ۴-۳۳ را در فضای نرم افزار بیندید.
- ۳- منبع تغذیه ۱۶ ولت را به مدار وصل کنید.

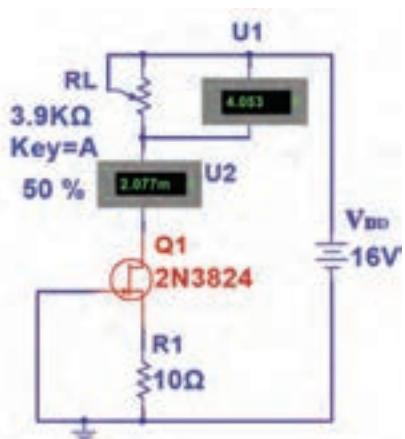

شکل ۴-۳۳- مدار منبع جریان با FET

نکته



پتانسیومتر به عنوان بار متغیر در مدار قرار دارد.
با تغییر بار ولتاژ دو سر آن تغییر کرده و جریان
عبوری از آن تقریباً ثابت می‌ماند.

- ۴- با تغییر مقدار مقاومت پتانسیومتر، مقدار I_D را مشاهده کنید. آیا I_D تغییر می‌کند؟ توضیح دهید.

جست و جو

بررسی کنید به چه دلیل جریان در مقاومت R_L ثابت می‌ماند. نتیجه را در قالب یک گزارش ارائه دهید.

- ۵- با تغییر پتانسیومتر از صفر در صد تا صد درصد، جریان درین چقدر تغییر نموده است؟

- ۶- مطابق جدول ۴-۵ در سه مرحله مقادیر خواسته شده را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

جدول ۴-۵


ردیف	درصد مقدار پتانسیومتر	$I_{RL} - I_D$	واحد	V_{RL}	واحد	واحد
۱	۰					
۲	۵۰					
۳	۱۰۰					

استفاده از FET به عنوان تقویت‌کننده اولیه با امپدانس ورودی زیاد


چون تقویت‌کننده FET امپدانس ورودی زیادی دارد، می‌توان به عنوان تقویت‌کننده اولیه برای اتصال به منابعی مانند میکروفون‌های خازنی که مقاومت خروجی زیادی دارند، استفاده شود.

▣ **تقویت‌کننده‌های سیگنال کوچک FET:** یکی از کاربردهای مهم ترانزیستور FET در مدارهای تقویت‌کننده ولتاژ است. یک FET ممکن است به صورت تقویت‌کننده‌های سورس مشترک، گیت مشترک یا درین مشترک استفاده شود. هر یک از این سه آرایش، مشابه آرایش‌های ترانزیستور BJT است که مشخصات ورودی و خروجی خاص خود را دارد.

▣ **مدار تقویت‌کننده سورس مشترک (Common Source=CS):** در شکل ۴-۳۴ مدار تقویت‌کننده سورس مشترک با ترانزیستور JFET با کanal N را مشاهده می‌کنید. در شکل ۴-۳۵ مدار با مقادیر مقاومت‌های بایاس رسم شده است.

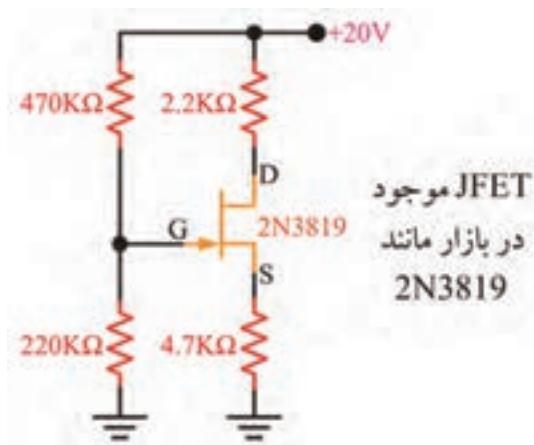

شکل ۴-۳۵- یک نمونه مقادیر مقاومت‌های بایاس

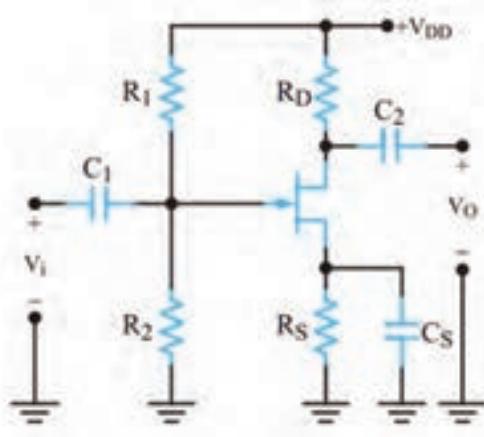

شکل ۴-۳۴- مدار تقویت‌کننده سورس مشترک


کار عملی ۴

آزمایش تقویت‌کننده سورس مشترک در نرم‌افزار



هدف: به دست آوردن بهره ولتاژ و اختلاف فاز در تقویت‌کننده سورس مشترک
مواد، ابزار و تجهیزات: رایانه - نرم‌افزار مناسب -
لوازم التحریر
مراحل اجرای کار:

- ۱- نرم‌افزار مولتی‌سیم یا هر نرم‌افزار مناسب دیگر را راهاندازی کنید.
- ۲- مدار شکل ۴-۳۶ را در فضای نرم‌افزار بیندید.

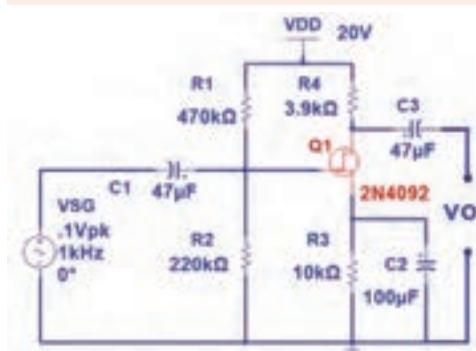

شکل ۴-۳۶- مدار تقویت‌کننده با FET

- ۳- منبع تغذیه 20V ولت را به مدار وصل کنید.
- ۴- قبل از اعمال ولتاژ متناوب به مدار، بهوسیله ولتمتر موجود در نرمافزار V_{GS} و V_{DS} را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_{GS} =$$

$$V_{DS} =$$

- ۵- سیگнал سینوسی با دامنه $1/5$ ولت پیک و فرکانس 1000Hz را به مدار اعمال کنید.
- ۶- موج ورودی و خروجی مدار را روی صفحه اسیلوسکوپ نرمافزار بهصورت پایدار ظاهر کنید.
- ۷- دامنه پیک تا پیک موج ورودی و خروجی را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.
- ۸- بهره ولتاژ مدار را محاسبه کنید.
- ۹- اختلاف فاز بین ولتاژ ورودی و خروجی مدار را اندازه بگیرید.

$V_{IN(PP)} = \dots\dots\dots$

$V_{O(PP)} = \dots\dots\dots$ ولت

$A_v = \dots\dots\dots$ مرتبه

$\Phi = \dots\dots\dots$ درجه


فیلم ترانزیستورهای MOSFET (MOSFET) و IGFET قدرت را ببینید.

فیلم



۱۰- ۴- ترانزیستور اثر میدان با گیت عایق شده یا (Insulated Gate FET) IGFET

در این ترانزیستور، گیت با لایه اکسید سیلیکون از کanal جدا می‌شود و هیچ جریانی از گیت عبور نمی‌کند. لذا مقاومت ورودی آن فوق العاده افزایش می‌یابد. این ترانزیستور را بیشتر به نام MOSFET می‌شناسند. نامی که از ساختار فیزیکی آن برگرفته شده است و اول کلمات Metal Oxide Semiconductor FET به مفهوم ترانزیستور اثر میدان با نیمه‌هادی اکسید فلز است. MOSFET‌ها در دو نوع با کanal تهی شونده و کanal تشکیل شونده ساخته می‌شوند. نماد این نوع ترانزیستورها در شکل ۳۷-۴ نشان داده شده است.

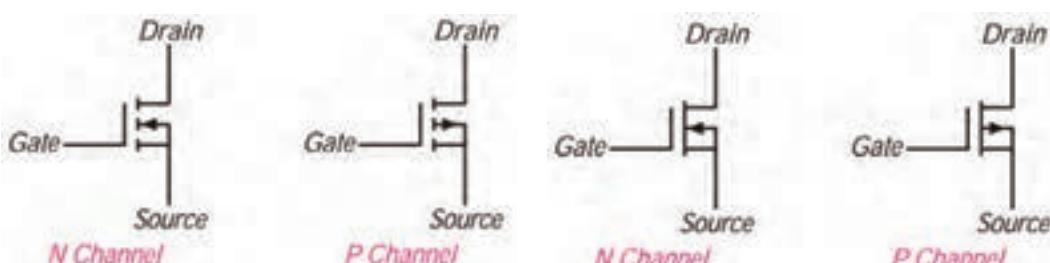

ب) MOSFET با کanal تهی شونده

الف) MOSFET با کanal تهی شونده

شکل ۴-۳۷- علامت اختصاری ها MOSFET

(POWER MOSFET) های قدرت MOSFET

در MOSFET های با کanal تشکیل شونده متداول فقط لایه نازکی از کanal به صورت افقی قرار دارد. این لایه مقاومت نسبتاً بالایی را بین درین و سورس ایجاد می‌کند. لذا این نوع MOSFET ها برای کار در قدرت های پایین مورد استفاده

قرار می‌گیرند. اما LD MOSFET (Laterally Diffused MOSFET) نام‌گذاری شده‌اند ساختاری با کanal عرضی متفاوت با MOSFET‌های با کanal تشکیل‌شونده دارند و از نوع بهبود یافته هستند و برای کاربرد در قدرت‌های بالا طراحی شده‌اند. کanal در این قطعه نسبت به MOSFET‌های متداول، کوتاه‌تر است در نتیجه مقاومت کمتری ایجاد می‌کند. این خاصیت سبب تحمل ولتاژ بالاتر و عبور جریان بیشتر می‌شود.


VMOSFET



مثال دیگری از MOSFET‌های قدرت، VMOSFET‌ها هستند که برای قدرت بالاتر طراحی شده‌اند. در این نوع MOSFET‌ها، کanal کوتاه‌تر و عریض‌تر است، لذا مقاومت کمتری را بین درین و سورس ایجاد می‌کند. در نهایت جریان بیشتری می‌تواند از کanal عبور نماید. به این ترتیب VMOSFET‌ها توان بیشتری دارند و پاسخ فرکانسی آنها مطلوب‌تر است. شکل ۴-۳۸ تصویر ظاهری یک نمونه MOSFET قدرت را نشان می‌دهد.

شکل ۴-۳۸- یک نمونه MOSFET قدرت

۱۱-۴ عملکرد MOSFET به عنوان کلید (MOSFET Switching Operation)

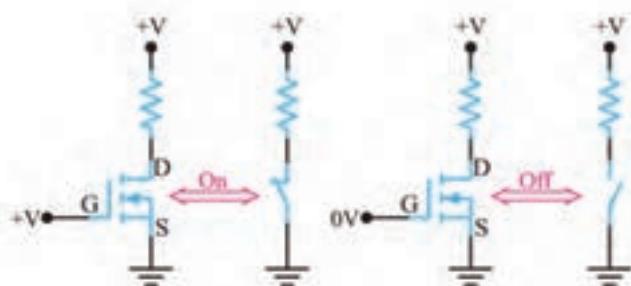

شکل ۴-۳۹- MOSFET به عنوان کلید

MOSFET‌های با کanal تشکیل‌شونده علاوه بر تقویت‌کنندگی، به عنوان کلید نیز به کار می‌روند. شکل ۴-۳۹ مدار MOSFET را به عنوان کلید نشان می‌دهد.



فعالیت در منزل

کار عملی ۵




آزمایش MOSFET به عنوان کلید در نرم‌افزار

هدف: بررسی عملکرد MOSFET به عنوان کلید
مواد، ابزار و تجهیزات: رایانه - نرم‌افزار مناسب - لوازم التحریر
مراحل اجرای کار:

- ۱- نرم‌افزار مولتی‌سیم یا هر نرم‌افزار مناسب دیگر را راهاندازی کنید.
- ۲- مدار شکل ۴-۴۰ را در فضای نرم‌افزار بیندید.
- ۳- منبع تغذیه V_1 را روی ۱۰ ولت و V_2 را روی ۱۲ ولت تنظیم کنید. سپس مدار را راهاندازی کنید.
- ۴- منبع ولتاژ متغیر (V_{GS}) را به تدریج از صفر ولت افزایش دهید. کمترین ولتاژ V_{GS} که به‌ازای آن

فصل سوم: پروژه کاربردی آنالوگ

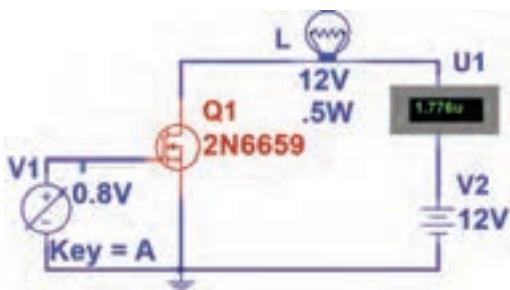

شکل ۴-۴۰ به عنوان کلید MOSFET

جريان در مدار برقرار و کلید ترانزیستوری وصل می‌شود، چند ولت است؟


$$\text{V} = \text{ ولتاژ وصل کلید}$$

$$\text{V} = \text{ ولتاژ آستانه روشن شدن}$$

۵- پس از وصل کلید جریان عبوری از مدار چند آمپر است؟

$$I_D = \dots \text{A}$$

نتایج به دست آمده را در قالب یک گزارش ارائه دهید.

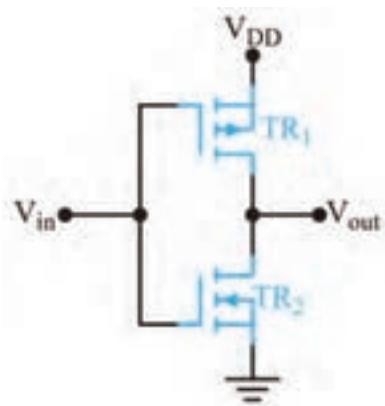

شکل ۴-۴۱ CMOS

(ComplementaryMOSFET): CMOS

با سری کردن دو نوع MOSFET با کانال N و P مانند شکل ۴-۴۱ CMOS ساخته می‌شود. از مزایای CMOS تلفات توان بسیار کم آن است. زیرا با سری کردن دو نوع MOSFET یکی از همواره قطع است و اساساً از منبع جریانی کشیده نمی‌شود. این مدار مانندگیت NOT در دیجیتال عمل می‌کند. وقتی ورودی صفر یا LOW است، مقدار ولتاژ خروجی برابر با «V_{DD}» یا «High» است. وقتی ولتاژ ورودی برابر High یا V_{DD} باشد ولتاژ خروجی صفر یا «Low» است.

کار عملی ۶

آزمایش CMOS به عنوان گیت NOT در نرم افزار



هدف: ترکیب MOSFET با کانال N و P و ساختن مدار CMOS


مواد، ابزار و تجهیزات: رایانه - نرم افزار مناسب - لوازم التحریر

مراحل اجرای کار:

۱- نرم افزار مولتی سیم یا هر نرم افزار مناسب دیگر را راه اندازی کنید.

۲- مدار شکل ۴-۴۲ را در فضای نرم افزار بیندید.

۳- کلید S1 را در وضعیت صفر (۰) منطقی (اتصال به زمین) و یک (۱) منطقی (اتصال به +۵) قرار دهید و عملکرد گیت NOT را بررسی کنید.

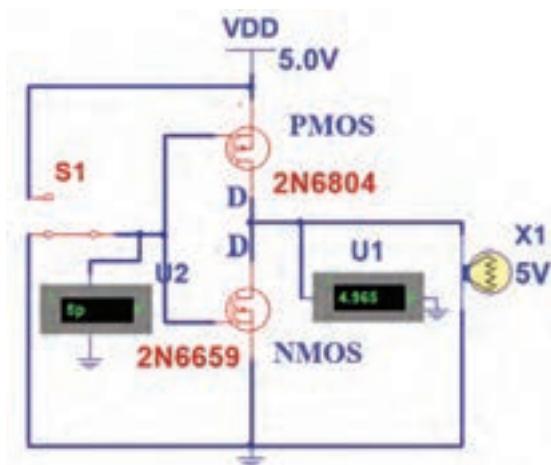

شکل ۴-۴۲

۱۲-۴ شکل ظاهری ترانزیستورهای FET




شکل ۱۲-۴۳ نمای ظاهری چند نمونه MOSFET

در شکل ۱۲-۴۳ نمای ظاهری چند نمونه JFET و MOSFET را مشاهده می‌کنید.

بیشتر بدانید

امروزه ترانزیستورهای خاص با نام (Insulated - Gate - Bipolar - Transistor IGBT) ساخته شده است. ساختار این ترانزیستورها مشابه BJT است با این تفاوت که پایه بیس آن با نام گیت مشخص می‌شود و مشابه گیت MOSFET عمل می‌کند. بنابراین ورودی این قطعه شبیه FET و خروجی آن مشابه ترانزیستور دو قطبی (BJT) است. در شکل ۱۲-۴۴ نماد و چند نمونه از شکل ظاهری IGBT نشان داده شده است.

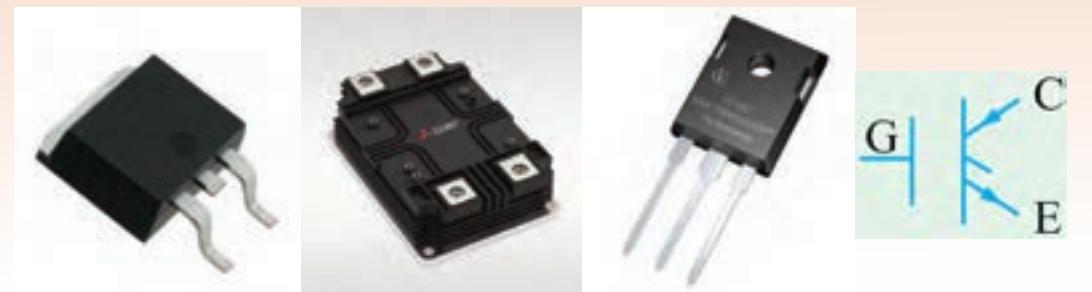

شکل ۱۲-۴۴ نماد و شکل ظاهری چند نمونه IGBT

از این قطعه می‌توان جریان بسیار زیاد (حدود صدها آمپر) را عبور داد. همچنین ولتاژ کار آن بالا بوده و می‌تواند به حدود ۶۰۰۰ ولت برسد. به این ترتیب IGBT قادر است توان صدها کیلووات را تحمل کند. این قطعه به دلیل داشتن راندمان بالا و سوئیچینگ سریع، در دستگاه‌های مدرن اتومبیل‌ها و قطارهای برقی، یخچال‌ها با توانایی سرمایش سریع، سیستم هواساز با راندمان بالا، آمپلی‌فایرها سوئیچینگ، منابع تغذیه و خطوط تولیدی صنعتی کاربرد دارد.


فیلم مربوط به IGBT‌ها و کاربرد آن را ببینید.

فیلم



الگوی پرسش

- ۱- انواع MOSFET را نام ببرید.
- ۲- MOS اول کلمات انگلیسی و به معنی است.
- ۳- با مراجعه به منابع مختلف، نام پایه‌های قطعات نشان داده شده در شکل ۴-۴۵ (a, b, c, d) را بنویسید.
- ۴- با نظر ساخت (تشکیل‌شونده یا تهی‌شونده) را تعیین کنید.

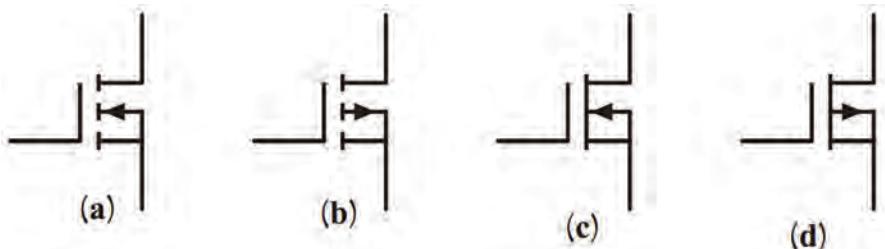

شکل ۴-۴۵


- ۴- عملکرد MOSFET با کanal N تشکیل‌شونده را به عنوان سوئیچ شرح دهید.

۱۳-۴- تقویت کننده تفاضلی (Differential Amplifier)

در تقویت کننده‌های معمولی مانند امپتر مشترک می‌توان به ضریب تقویت کافی و پایداری حرارتی مناسب دست یافت. ولی به دلیل وجود خازن، در این نوع تقویت کننده‌ها فرکانس‌های کم و سیگنال DC به درستی تقویت نمی‌شوند و ضریب تقویت کاهش می‌یابد. برای تقویت سیگنال‌های با فرکانس پایین و DC از تقویت کننده تفاضلی (differential amp - دیفرانسیلی) استفاده می‌کنیم. یکی از مشکلات تقویت کننده‌هایی که تاکنون آنها را بررسی کرده‌ایم ناتوانی در تفکیک سیگنال از نویز است. این تقویت کننده‌ها سیگنال و نویز را به یک اندازه تقویت می‌کنند. در صورتی که تقویت کننده تفاضلی دارای قابلیت جداسازی سیگنال از نویز است و می‌تواند هر کدام را با ضریب تقویت متفاوتی به خروجی مدار منتقل کند.

فیلم


فیلم تقویت کننده تفاضلی را ببینید.

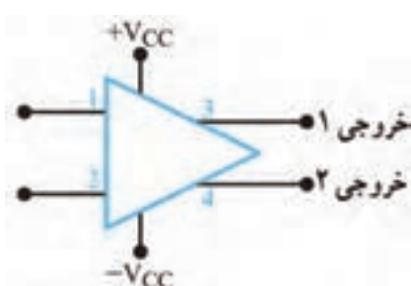

شکل ۴-۴۶- نقشه فنی تقویت کننده تفاضلی

نقشه فنی تقویت کننده تفاضلی

در شکل ۴-۴۶ نقشه فنی تقویت کننده تفاضلی نشان داده شده است. همان‌طور که می‌بینید، در این شکل دو ترمینال ورودی مثبت و منفی و دو ترمینال خروجی وجود دارد. به منظور استفاده از این تقویت کننده‌ها، ابتدا باید ارتباط این ترمینال‌ها را با هم بدانیم تا بتوانیم تقویت کننده را به کار ببریم. به شکل ۴-۴۶ دقت کنید، در این شکل علاوه بر ترمینال‌های ورودی و خروجی، دو ترمینال دیگر نیز برای

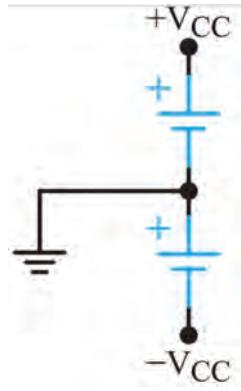


شکل ۴-۴۷- چگونگی ایجاد تغذیه متقارن

اتصال به خط تغذیه متقارن وجود دارد. چگونگی ایجاد خط تغذیه متقارن در شکل ۴-۴۷ نشان داده شده است. ولتاژهای ورودی را می‌توان به یک یا هر دو ترمینال ورودی اعمال کرد. ولتاژ خروجی نیز در هر دو ترمینال خروجی ظاهر می‌شود. البته از نظر زاویه فاز، بین ترمینالهای ورودی و خروجی، قطب‌های متفاوتی وجود دارد.


آرایه‌های تقویت‌کننده‌های تفاضلی

در شکل‌های ۴-۴۸ تقویت‌کننده تفاضلی را به صورت نقشه بلوکی مشاهده می‌کنید. این تقویت‌کننده در حالت یک ورودی و دو خروجی بسته شده است. به‌شکل موج‌های ورودی و خروجی مدار توجه کنید. در این مدار با اعمال یک ورودی، دو سیگنال با ۱۸۰ درجه اختلاف فاز و دامنه برابر در خروجی به وجود آمده است. در این حالت مدار به عنوان جداکننده فاز استفاده شده است.

از مدار تقویت‌کننده تفاضلی با یک ورودی و دو خروجی می‌توان به عنوان مدار ایجاد‌کننده دو موج با دامنه مساوی و فاز مخالف (جداکننده فاز) استفاده کرد.

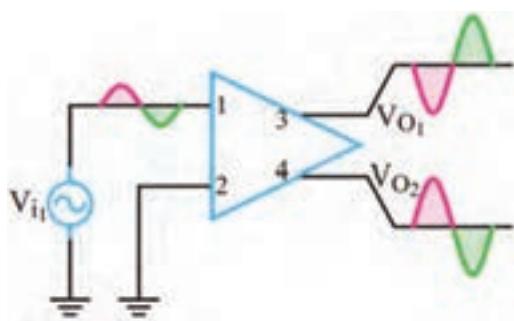

شکل ۴-۴۸- تقویت‌کننده تفاضلی با یک ورودی و دو خروجی

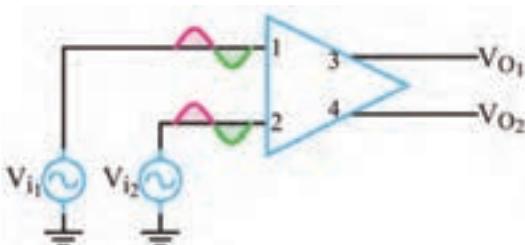


شکل ۴-۴۹- تقویت‌کننده با دو ورودی مساوی و هم‌فاز و دو خروجی

در شکل ۴-۴۹ دو ورودی هم فاز و با دامنه مساوی به ورودی تقویت‌کننده داده شده است. در این حالت دامنه هر دو خروجی صفر است. این حالت را حالت سیگنال مشترک یا common mode می‌گویند.


در شکل ۵۰ همان‌طور که ملاحظه می‌شود، با دادن دو سیگنال با فاز مخالف به ورودی‌ها، دو سیگنال تقویت شده به اندازه دو برابر شرایط معمولی در خروجی به دست می‌آید.

بارش فکری:

اگر به دو ورودی تقویت‌کننده تفاضلی دو موج با دامنه مساوی و فاز برابر طبق شکل ۴-۵۱ بدهیم، این حالت سیگنال مشترک (Common Mode Input) نام دارد. در این حالت دامنه V_{O1} و V_{O2} چقدر است؟ این مدار چه کاربردی دارد؟

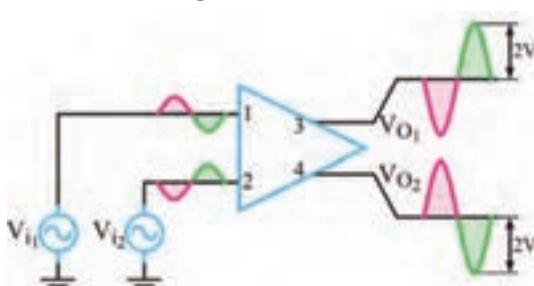

شکل ۴-۵۰- تقویت‌کننده تفاضلی با عملکرد دو ورودی تفاضلی و دو خروجی

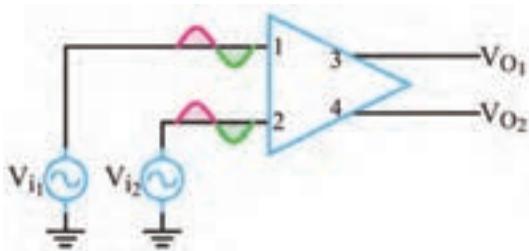

شکل ۴-۵۱- تقویت‌کننده تفاضلی در حالت سیگنال مشترک

الگوی پرسش

با مراجعه به رسانه‌های مختلف بررسی کنید به‌چه دلیل سیگنال‌های خروجی تعریف شده در شکل ۴-۵۰ تا ۴-۴۸ به وجود می‌آید.

تحقیق



- ۱- تقویت‌کننده تفاضلی می‌تواند سیگنال‌های بافر کانس..... و را تقویت کند.
- ۲- با توجه به شکل ۴-۵۱ در صورتی که دامنه هردو سیگنال ورودی هم‌زمان کاهش یا افزایش یابد چه تغییری در خروجی ایجاد می‌شود؟
- ۳- تقویت‌کننده تفاضلی در حالت یک ورودی و دو خروجی، دو سیگنال تقویت شده با دامنه برابر و 180° درجه اختلاف فاز تولید می‌کند. صحیح غلط

۴-۱۴ تقویت‌کننده عملیاتی (Operational Amplifier - op-Amp)

در تقویت‌کننده‌های عملیاتی از تقویت‌کننده‌های تفاضلی استفاده شده است. تقویت‌کننده‌های عملیاتی که به اختصار Op - Amp نامیده می‌شوند تقویت‌کننده‌هایی با کوپلاژ مستقیم هستند که ضریب تقویت ولتاژ بسیار بزرگی دارند. بنابراین اگر به ورودی‌های Op - Amp اختلاف پتانسیل بسیار کوچکی اعمال شود، در خروجی آن ولتاژ بسیار بزرگی به وجود می‌آید و در عمل، تقویت‌کننده‌های وارد ناحیه اشباع می‌شود. ولی ضریب تقویت Op-Amp به روش‌های مختلف قابل کنترل است. تقویت‌کننده‌های عملیاتی در سیستم‌های الکترونیکی کاربردهای متنوعی دارند. از نظر اقتصادی نیز ارزان قیمت‌اند و از مزایایی چون ابعاد کوچک، قابلیت اطمینان بالا و پایداری حرارتی خوب برخوردارند. امروزه تقریباً تقویت‌کننده‌های عملیاتی جایگزین قطعات مجزا شده‌اند.


نماد و شکل ظاهری تقویت‌کننده عملیاتی

برای نخستین بار نام تقویت‌کننده عملیاتی به تقویت‌کننده‌هایی اختصاص داده شد که دارای ضریب تقویت بسیار زیاد بودند. این تقویت‌کننده‌ها نیاز به ولتاژ بالایی داشتند و برای انجام عملیات ریاضی مانند جمع، تفریق، ضرب و تقسیم مورد استفاده قرار می‌گرفتند. با مرور زمان و پیشرفت فناوری، نوع پیشرفته و جدید تقویت‌کننده‌های عملیاتی با مشخصات:

- ولتاژ کار کم
- قیمت ارزان
- دسترسی آسان

طراحی و ساخته شدند و به بازار عرضه گردیدند. این تقویت‌کننده‌ها در زمینه‌های مختلف مانند کامپیوتر، سیستم‌های کنترل، ارتباطات، منابع تغذیه، مولد سیگنال، نمایشگر و دستگاه‌های اندازه‌گیری به کار می‌روند.

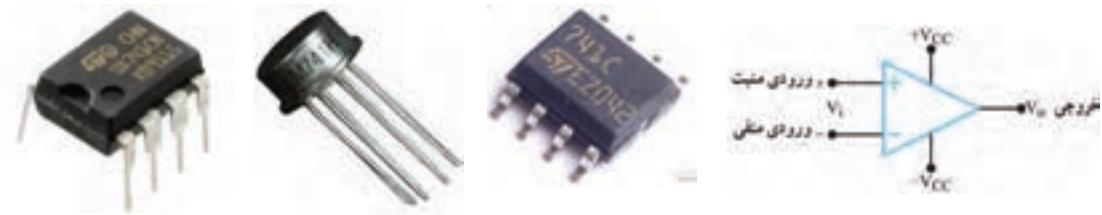نماد (نشانه فنی) استاندارد و شکل چند نمونه تقویت‌کننده عملیاتی (Op - Amp) در شکل الف و ب ۴-۵۲ نشان داده شده است.



ب) چند نمونه شکل ظاهری تقویت‌کننده عملیاتی


الف) نماد تقویت‌کننده عملیاتی

شکل ۴-۵۲- نماد و شکل ظاهری تقویت‌کننده عملیاتی

بلوک دیاگرام مدار داخلی تقویت‌کننده عملیاتی

در شکل ۴-۵۳ بلوک دیاگرام مدار داخلی یک تقویت‌کننده عملیاتی نشان داده شده است. تقویت‌کننده‌های عملیاتی تعداد قطعات الکترونیکی زیادی دارند و به صورت‌های مختلف و پیچیده ساخته می‌شوند. در مجموع بلوک دیاگرام یک تقویت‌کننده عملیاتی از سه قسمت اصلی تشکیل شده است.

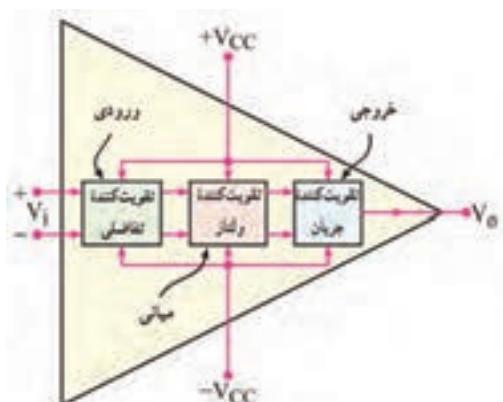(الف) طبقه ورودی (تفاضلی) (ب) طبقه میانی (ولتاژ) (پ) طبقه خروجی (تقویت توان)



در شکل ۴-۵۴ مدار ساخته شده با قطعات مجزا را مشاهده می‌کنید.

پژوهش

با مراجعه به سامانه‌های مختلف، نقشه فنی مدار داخلی تقویت‌کننده Op-Amp با شماره فنی ۷۴۱ را بباید و در مورد تعداد قطعات موجود در آن گزارشی تهیه کنید و ارائه دهید.

شکل ۴-۵۳- بلوک دیاگرام مدار داخلی تقویت‌کننده عملیاتی



شکل ۴-۵۴- مدار داخلی آی‌سی ۷۴۱ با قطعات مجزا

تقویت‌کننده عملیاتی ایده‌آل

یک تقویت‌کننده عملیاتی ایده‌آل باید دارای مشخصاتی به شرح زیر باشد:

- ۱- مقاومت ورودی بی‌نهایت
- ۲- مقاومت خروجی صفر
- ۳- بهره ولتاژ بی‌نهایت
- ۴- بهره جریان بی‌نهایت.

مشخصات تقویت‌کننده عملیاتی واقعی

تقویت‌کننده عملیاتی ایده‌آل، در عمل وجود ندارد ولی کارخانه‌های سازنده سعی می‌کنند تا حد امکان به این

فصل سوم: پروژه کاربردی آنالوگ

ضرایب نزدیک شوند. تقویت‌کننده‌های عملیاتی به صورت مدارهای مجتمع یک پارچه (IC) ساخته می‌شوند که معمول‌ترین آنها، آی‌سی ۷۴۱ است.

نکته

به جای XX معمولاً دو یا چند حرف قرار می‌گیرد. به عنوان مثال آی‌سی‌های ۷۴۱ و LM ۷۴۱ نمونه‌هایی از این موارد است. تقویت‌کننده‌های سری ۷۴۱ غالباً دارای مشخصات تقریبی به شرح زیر هستند:

$$Z_O = 50\Omega \quad Z_I = 2M\Omega$$

$$A_V = 2 \times 10^5 \quad A_I = 5 \times 10^9$$



با مراجعه به سایت‌های اینترنتی مانند Datasheet.com مشخصات چند نمونه آی‌سی تقویت‌کننده عملیاتی را استخراج کنید.


تحقیق




پایه‌های تقویت‌کننده عملیاتی و کمیت‌های مربوط به آن

پایه‌های تغذیه: در Op-Amp‌ها پایه‌هایی که با علامت $+V$ و $-V$ مشخص شده‌اند به منبع تغذیه متقارن وصل می‌شوند. منبع تغذیه متقارن دارای سه پایه مثبت، منفی و مشترک (زمین) است. مقدار ولتاژ تغذیه Op-Amp‌ها معمولاً در محدوده 6 ± 12 ولت، 15 ± 18 ولت و 20 ± 36 ولت قرار دارد. شکل ۴-۵۵ چگونگی اتصال منبع تغذیه و بار را به پایه‌های Op-Amp نشان می‌دهد. حداکثر ولتاژی که می‌توان بین پایه‌های $+V$ و $-V$ اعمال کرد معمولاً 36 ولت یا 18 ± 18 ولت است که این ولتاژ در برگه اطلاعات Op-Amp مشخص می‌شود.

پایه خروجی: پایه خروجی Op-Amp به یک طرف مقاومت بار (R_L) وصل می‌شود و طرف دیگر R_L به نقطه زمین اتصال می‌یابد. مقدار V_0 (ولتاژ خروجی) همیشه نسبت به زمین اندازه‌گیری می‌شود. در شکل ۴-۵۶ مقاومت بار به Op-Amp متصل شده است.

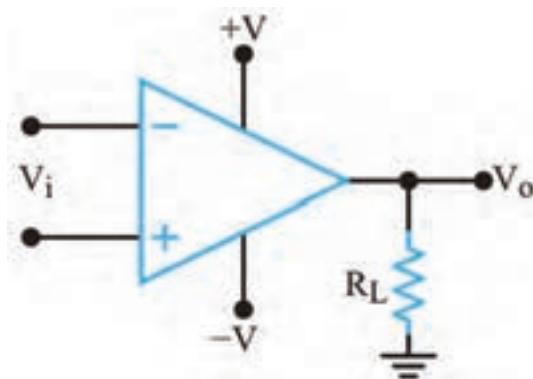

شکل ۴-۵۶- نحوه اتصال مقاومت بار به Op-Amp

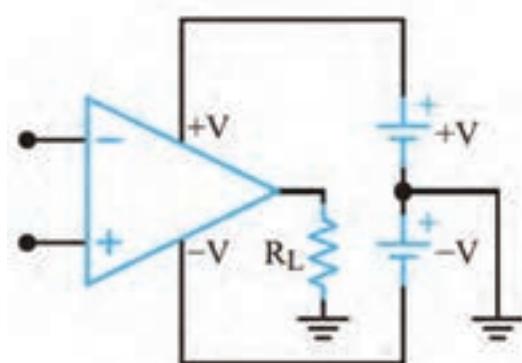

شکل ۴-۵۵- اتصال تغذیه به پایه‌های Op-Amp

پایه‌های ورودی Op-Amp : Op-Amp دارای دو ورودی است که آنها را با علامت‌های + و - مشخص می‌کنند. این دو ورودی را پایه‌های ورودی تفاضلی (Differential Input Terminals) نیز می‌نامند. زیرا در صورت اعمال ولتاژ به ورودی، مقدار ولتاژ خروجی (V_o) تابعی از اختلاف ولتاژ بین دو پایه ورودی (V_d) و ضریب بهره ولتاژ تقویت کننده است. اگر فقط سیگنال را به ورودی منفی Op-Amp بدهیم، در خروجی Op-Amp، سیگنال تقویت می‌شود و ولتاژهای با فاز مخالف ورودی به وجود می‌آید. اگر فقط سیگنال را به ورودی مثبت بدهیم، در خروجی Op-Amp تقویت شده و سیگنالی هم فاز با ورودی به وجود می‌آید.


فعالیت

با توجه به شکل ۴-۵۷، جدول ۴-۶ را کامل کنید.




جدول ۴-۶

معنی فارسی	نام پایه به زبان انگلیسی	شماره پایه	ردیف
		۲	۱
		۳	۲
		۴	۳
		۶	۴
		۷	۵

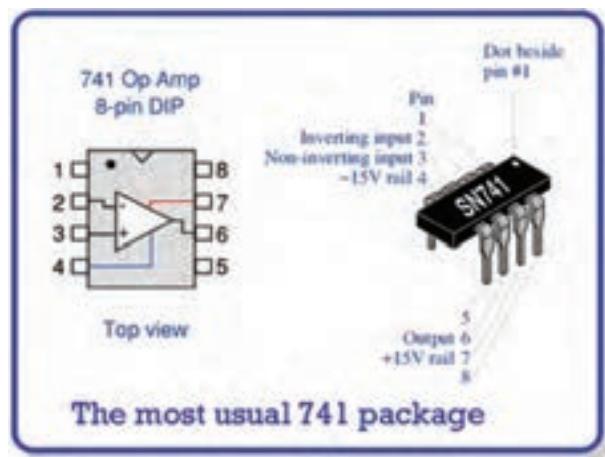

شکل ۴-۵۷- شماره پایه‌ها

۴-۱۵- بهره ولتاژ حلقة باز (Open Loop Voltage Gain - A_{OL})

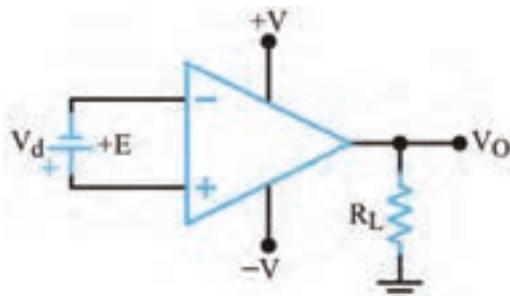

شکل ۴-۵۸- تقویت کننده عملیاتی به صورت حلقة باز

اگر هیچ‌گونه اتصال فیدبک (بازخورد) بین خروجی و ورودی Op-Amp وجود نداشته باشد، در این حالت بهره ولتاژ حلقة باز استفاده شده است. بهره ولتاژ را در این شرایط، بهره حلقة باز می‌نامند. همان‌طور که قبل اشاره شد بهره حلقة باز را با A_{OL} نشان می‌دهند. شکل ۴-۵۸ Op-Amp را در حالت حلقة باز (بدون فیدبک) نشان می‌دهد. در این حالت بهره ولتاژ خیلی زیاد است و خروجی تقریباً در حد ولتاژ تغذیه به اشباع می‌رود.


فیلم مربوط به مدارهای کاربردی تقویت‌کننده‌های عملیاتی را ببینید.



۴-۱۶- کاربردهای تقویت‌کننده عملیاتی

تقویت‌کننده‌های عملیاتی کاربردهای متنوعی دارند. در این قسمت، چند کاربرد مهم آنها را بررسی می‌کنیم.

تقویت‌کننده معکوس‌کننده (وارونگر- Inverting Amplifier)

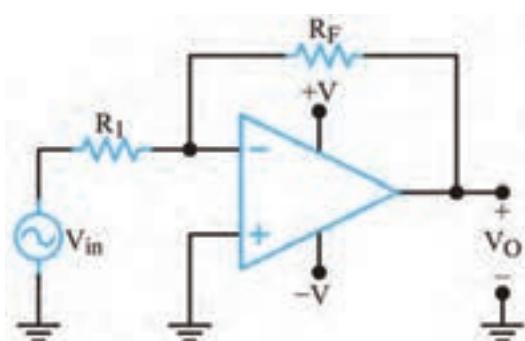

شکل ۴-۵۹- تقویت‌کننده معکوس‌کننده

مدار شکل ۴-۵۹ یک تقویت‌کننده معکوس‌کننده را نشان می‌دهد. در این حالت سیگنال خروجی به اندازه ۱۸۰ درجه با ورودی اختلاف فاز دارد. بهره ولتاژ این تقویت‌کننده از رابطه $A_v = -\frac{R_F}{R_1}$ محاسبه می‌شود. اگر R_F با R_1 برابر باشد، ضریب تقویت مدار (۱) می‌شود. این مدار را بافر (Buffer) منفی می‌نامند.

تقویت‌کننده معکوس‌کننده در نرم‌افزار



هدف: بررسی عملکرد تقویت‌کننده عملیاتی به صورت حلقه باز در نرم‌افزار


مواد، ابزار و تجهیزات: رایانه - نرم‌افزار - لوازم تحریر مراحل اجرای کار

۱- نرم‌افزار مولتی‌سیم یا هر نرم‌افزار مناسب دیگر را راهاندازی کنید.

۲- مدار شکل ۴-۶۰ را در محیط نرم‌افزار بیندید.

۳- مدار را راهاندازی کنید.


۴- شکل موج ورودی و خروجی مدار را روی صفحه

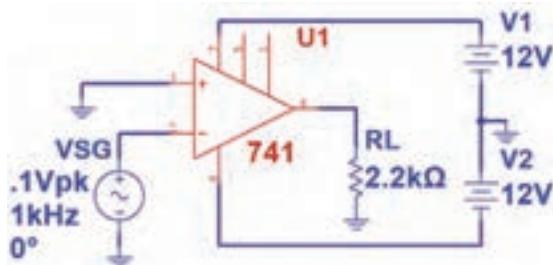


شکل ۴-۶۰

اسیلوسکوپ نرم‌افزار به صورت پایدار ظاهر کنید. سپس شکل موج‌ها را در نمودار شکل ۴-۶۱ رسم کنید.

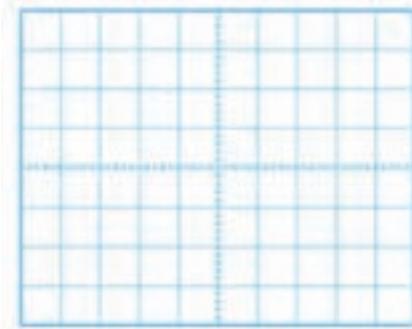۵ - چرا موج خروجی به صورت مربعی درآمده است؟ شرح دهید.



ب) شکل موج خروجی

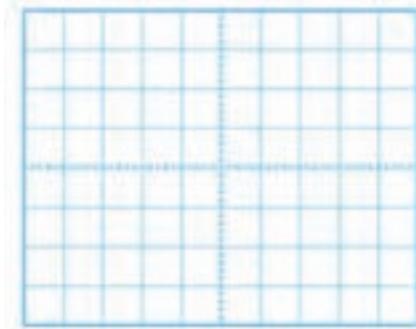

الف) شکل موج ورودی

شکل ۴-۶۱- شکل موج ورودی و خروجی

کار عملی ۸




تقویت کننده معکوس کننده با قطعات واقعی

هدف: بررسی عملکرد تقویت کننده معکوس کننده و محاسبه بهره ولتاژ مدار در آزمایشگاه مواد، ابزار و تجهیزات: برد بُرد یک قطعه - اسیلوسکوپ یک دستگاه - منبع تغذیه یک دستگاه - سیگنال ژنراتور یک دستگاه - مقاومت $10\text{ K}\Omega$ ۲۲ یک عدد - مقاومت $1\text{ K}\Omega$ ۱۰ یک عدد - آی سی ۷۴۱ یک عدد - سیم های رابط

۱- مدار شکل ۴-۶۲ را روی برد بُرد بیندید.

۲- منبع تغذیه را به مدار وصل کنید و مدار را راه اندازی کنید.

۳- به ورودی مدار یک سیگنال سینوسی با فرکانس ۱ کیلوهرتز وصل کنید. دامنه پیک تا پیک و اختلاف فاز ولتاژ های V_o و V_i را با استفاده از اسیلوسکوپ اندازه بگیرید، سپس بهره ولتاژ مدار را به دست آورید و یادداشت کنید.

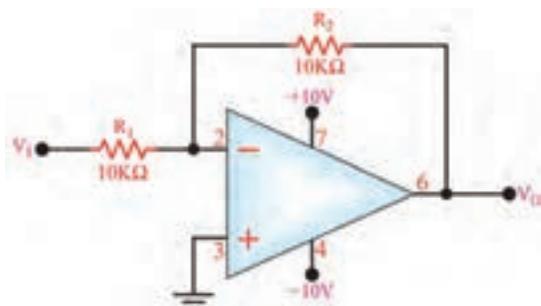

شکل ۴-۶۲

نکته مهم



سیگنال خروجی باید دارای بیشترین دامنه و بدون تغییر شکل (اعوجاج) باشد.

$$V_{IN(PP)} = \dots\dots\dots \text{ ولت}$$


$$V_{O(PP)} = \dots\dots\dots \text{ ولت}$$

$$A_v = \dots\dots\dots$$


$$\Phi = \dots\dots\dots$$

فصل سوم: پروژه کاربردی آنالوگ

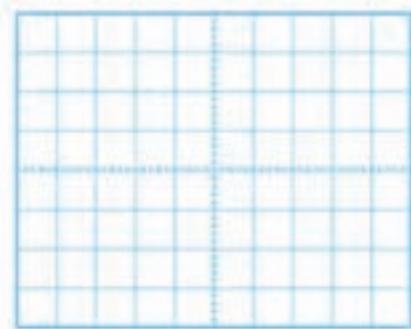۴- شکل موج سیگنال‌های ورودی و خروجی را هنگامی که $R_2=22\text{K}\Omega$ است و خروجی بیشترین دامنه بدون تغییر شکل را دارد، در نمودار شکل ۴-۶۳ با مقیاس مناسب رسم کنید T/D و V/D را روی محورهای مختصات مشخص کنید.



ب) شکل موج خروجی

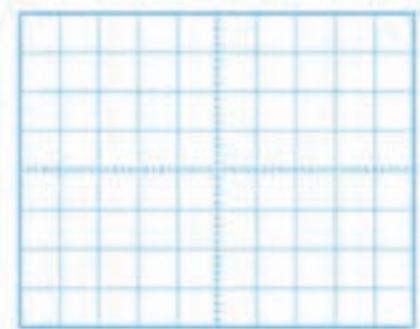


الف) شکل موج ورودی

شکل ۴-۶۳- شکل موج ورودی و خروجی

۵- با توجه به مقادیر V_0 و V_i ، مقدار بهره ولتاژ و اختلاف فاز ولتاژهای V_0 و V_i را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$V_{IN(PP)}$ درجه، $V_{O(PP)}$ مرتبه، $A_V = \frac{V_o}{V_i}$ ولت..... ولت.....


۶- با توجه به مقادیر V_0 و V_i در کدام حالت تقویت‌کننده به بافر منفی تبدیل می‌شود؟ در این حالت A_V چقدر است؟ شرح دهید.

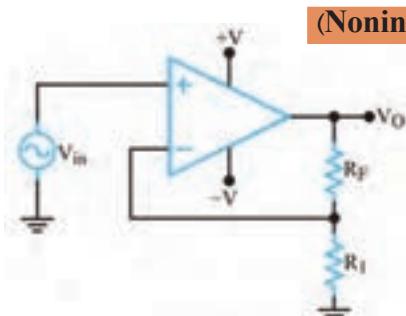

شکل ۴-۶۴- تقویت‌کننده غیرمعکوس کننده

تقویت‌کننده غیرمعکوس کننده (وارونگر- Noninverting Amplifier)

مدار تقویت‌کننده غیرمعکوس کننده در شکل ۴-۶۴ رسم شده است. سیگنال ورودی V_{in} به ورودی مثبت Op-Amp اتصال دارد. در این مدار سیگنال خروجی با سیگنال ورودی هم‌فاز است. بهره ولتاژ این تقویت‌کننده از رابطه $A_V = 1 + \frac{R_F}{R_i}$ محاسبه می‌شود.

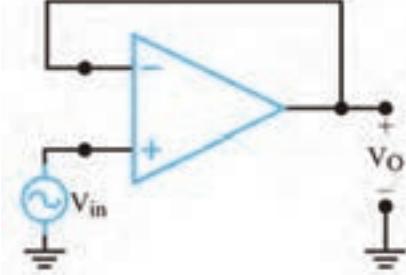

شکل ۴-۶۵- مدار بافر مثبت

مدار بافر مثبت

بافر مثبت نوع خاصی از تقویت‌کننده غیرمعکوس کننده است. در این مدار مطابق شکل ۴-۶۵ تمام سیگنال خروجی به ورودی منفی برگشت داده شده است.

این مدار دارای بهره ولتاژ $+1$ است و ولتاژ خروجی از لحاظ دامنه و فاز عیناً برابر با ولتاژ ورودی است. این مدار را دنباله‌رو ولتاژ (Voltage follower) یا بافر (Buffer) نیز می‌گویند.

نکته



یکی از مشخصات مهم بافر مثبت، ایجاد تطبیق بین امپدانس بسیار زیاد با امپدانس کم است. زیرا عمل امپدانس ورودی مدار بافر بسیار زیاد و امپدانس خروجی آن بسیار کم است.
هدف: بررسی عملکرد تقویت‌کننده غیرمعکوس‌کننده و محاسبه بهره ولتاژ مدار

کار عملی ۹




تقویت‌کننده غیر معکوس‌کننده با قطعات واقعی

مواد، ابزار و تجهیزات: برد بُرد یک قطعه اسیلوسکوپ یک دستگاه - منبع تغذیه یک دستگاه - سیگنال

ژنراتور یک دستگاه - مقاومت $10\text{K}\Omega$ دو عدد - مقاومت $22\text{K}\Omega$ یک عدد - آی‌سی 741 یک عدد -

سیم‌های رابط

مراحل کار عملی:

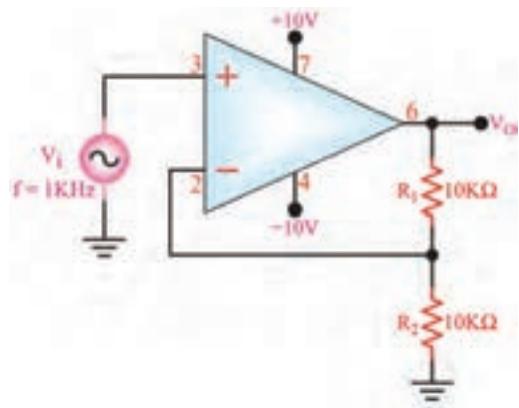

شکل ۴-۶۶- تقویت‌کننده غیر معکوس‌کننده

۱- مدار شکل ۴-۶۶ را روی برد بُرد ببنديد.


۲- منبع تغذیه را به مدار وصل کنيد و مدار را راهاندازی کنيد.

۳- به ورودی مدار یک سیگنال سینوسی با فرکانس ۱ کیلوهرتز وصل کنيد. دامنه سیگنال ورودی را طوری تغيير دهيد که سیگنال خروجي داراي بيشترین دامنه و بدون تغيير شکل (اعوجاج) باشد.


۴- دامنه پيك تا پيك و اختلاف فاز ولتاژهای V_i و V_o را با استفاده از اسیلوسکوپ اندازه بگيريد سپس بهره ولتاژ مدار را به دست آوريد و يادداشت کنيد.

$$V_{IN(PP)} = \dots\dots\dots \text{ ولت} \quad V_{O(PP)} = \dots\dots\dots \text{ ولت} \quad A_V = \dots\dots\dots \quad \Phi = \dots\dots\dots \quad \text{درجه}$$

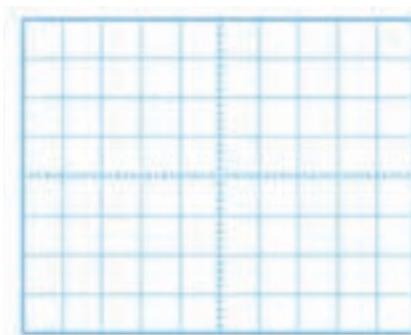۵- شکل موج سیگنال‌های ورودی و خروجی را هنگامی که $R_1 = 22\text{K}\Omega$ است و خروجی بيشترین دامنه بدون تغيير شکل را دارد، در نمودار شکل ۴-۶۷ با مقیاس مناسب رسم کنيد. مقادیر T/D و V/D را روی محورها مشخص کنيد.



ب) شکل موج خروجی

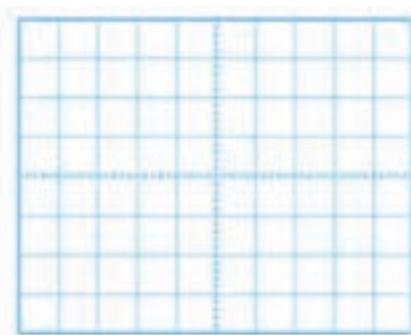

الف) شکل موج ورودی

شکل ۴-۶۷- شکل موج ورودی و خروجی


فصل سوم: پروژه کاربردی آنالوگ

۶- با توجه به مقادیر V_O و V_i مقدار بھرہ ولتاژ و اختلاف فاز ولتاژهای V_O و V_i را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_{IN(PP)} = \dots, V_{O(PP)} = \dots, A_V = \dots, \Phi = \dots$$

مدار جمع کننده

یکی از مدارهای مفید دیگری که با استفاده از تقویت کننده عملیاتی ساخته می شود، مدار جمع کننده است. این مدار دارای دو یا چند ورودی و یک خروجی است. شکل ۴-۶۸ یک جمع کننده با سه ورودی را نشان می دهد.

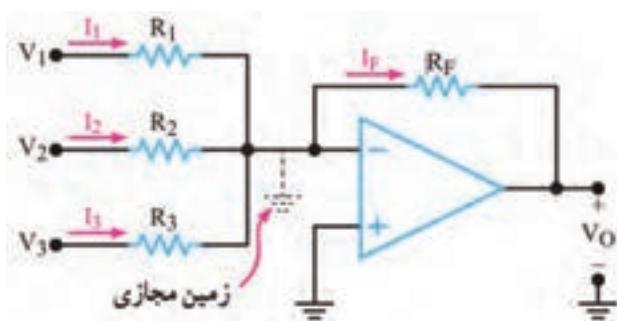


شکل ۴-۶۸- جمع کننده

ولتاژ خروجی از رابطه $V_O = -R_F \left(\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_3}{R_3} \right)$ محاسبه می شود. تحت شرایط خاص چنانچه $R_1 = R_2 = R_3 = R_F$ باشد خواهیم داشت.

کار عملی ۱۰

جمع کننده در نرم افزار

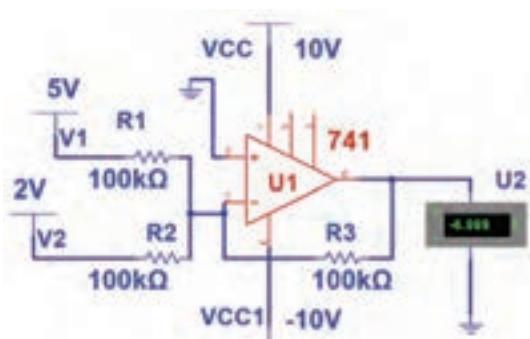

شکل ۴-۶۹- جمع کننده

هدف: بررسی عملکرد مدار جمع کننده در نرم افزار

مواد، ابزار و تجهیزات: رایانه - نرم افزار - لوازم التحریر
مراحل کار عملی:


- ۱- نرم افزار مولتی سیم یا هر نرم افزار مناسب دیگر را راه اندازی کنید.
- ۲- مدار شکل ۴-۶۹ را در محیط نرم افزار بیندید.
- ۳- مدار را راه اندازی کنید.
- ۴- ولت متر نرم افزار را به خروجی مدار وصل کنید.

۵- آیا مقدار ولتاژ خروجی مجموع ولتاژهای ورودی است؟ شرح دهید.

تقویت کننده با ورودی تفاضلی

تاکنون تقویت کننده های عملیاتی را با اعمال یک سیگنال ورودی مورد بحث قرار دادیم. بسیاری از اوقات به تقویت کننده های با ورودی تفاضلی نیازمندیم زیرا یک تقویت کننده با ورودی تفاضلی میزان نویز را به

حداقل می رساند. به عنوان مثال باید در طبقه ورودی یک دستگاه الکتروکاردیوگراف میزان نویز مربوط به ۵۰ هرتز برق شهر را بهشت کاهش داد. در این دستگاه دو الکترود به نقاط مختلف بدن یک انسان متصل می شوند و ضربان های کوچک قلب را دریافت می کنند. سپس این ضربان ها، تقویت می شود و به بلندگو، اسیلوسکوپ یا نوار ثبت کننده می رسد. نتیجه به دست آمده برای مطالعه و بررسی در اختیار پزشک

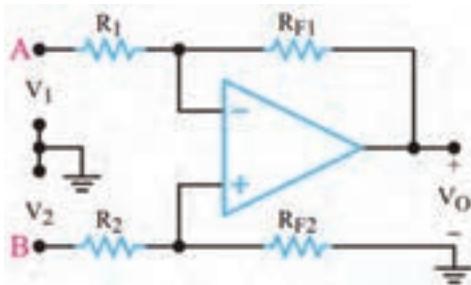

شکل ۴-۷۰- تقویت کننده با ورودی تفاضلی

قرار می گیرد. متأسفانه علاوه بر جذب ضربان های قلب مقداری نویز ۵۰ هرتز نیز جذب می شود. با به کار بردن یک تقویت کننده با ورودی تفاضلی می توان مقدار این نویز را به حداقل رساند. در شکل ۴-۷۰ تقویت کننده با ورودی تفاضلی نشان داده شده است.

تقویت کننده با ورودی تفاضلی اصولاً ترکیبی از تقویت کننده های معکوس کننده و غیرمعکوس کننده است. اگر $R_{F1}=R_F$ و $R_{F2}=R_1=R$ باشد، ولتاژ خروجی تقویت کننده با استفاده از رابطه زیر تعیین می شود.

$$V_O = \frac{R_F}{R} (V_2 - V_1)$$

به خاطر داشته باشید که خروجی تقویت کننده می تواند نسبت به زمین، مثبت یا منفی باشد. بنابراین، V_0 ممکن است متناسب با مقدار و جهت V_2 و V_1 باشد. وقتی ورودی ها به صورت تفاضلی استفاده می شوند، اگر دو سیم A و B به یکدیگر نزدیک باشند، هیچ اتصال زمینی مورد نیاز نیست. در هر صورت، در الکتروکاردیوگرافی گاهی ضرورت دارد که توسط سیم سومی زمین دستگاه را به بدن بیمار متصل کنند. این سیم زمین بر روی نقاط مختلف بدن تغییر داده می شود تا ۵۰ هرتز جذب شده در هر دو سیم مشابه شوند. به این ترتیب با جابه جایی سیم ها، سیگنال خروجی مربوط به ۵۰ هرتز صفر می شود. به محض اینکه نویز به صفر رسید، تقویت کننده می تواند سیگنال های ضعیف ضربان قلب را آشکار کند.


کار عملی ۱۱

تقویت کننده با ورودی تفاضلی در نرم افزار



هدف: بررسی عملکرد تقویت کننده با ورودی تفاضلی در نرم افزار
مواد، ابزار و تجهیزات: رایانه - نرم افزار - لوازم تحریر

فصل سوم: پروره کاربردی آنالوگ

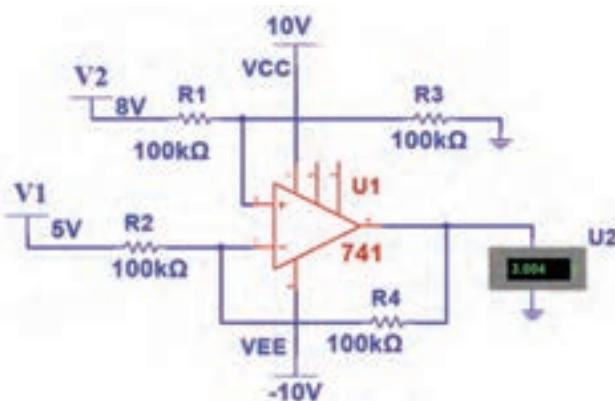

شکل ۴-۷۱- تقویت‌کننده با ورودی تفاضلی

مراحل کار عملی:

۱- نرم‌افزار مولتی‌سیم یا هر نرم‌افزار مناسب دیگر را راهاندازی کنید.

۲- مدار شکل ۴-۷۱ را در محیط نرم‌افزار بیندید.

۳- اگر کلیه مقاومت‌ها در مدار تقویت‌کننده با ورودی تفاضلی با هم برابر باشند، فرمول روبرو چه تغییری می‌کند؟ در این حالت فرمول را بنویسید.

$$V_O = \frac{R_F}{R} (V_2 - V_1)$$

۴- مدار را راهاندازی کنید.

۵- ولت‌متر نرم‌افزار را به خروجی مدار وصل کنید. ولتاژ خروجی را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

۶- آیا مقدار ولتاژ خروجی تفاضل ولتاژ‌های ورودی است؟ شرح دهید.

۷- اگر به جای دو باتری V_1 و V_2 ، دو موج سینوسی با دامنه، فرکانس و فاز برابر به مدار بدھیم، شکل موج خروجی چگونه است؟ این موضوع را تجربه کنید. در این حالت مدار چه کاربردی دارد؟ شرح دهید.

مقایسه‌کننده (Comparator)

مقایسه‌کننده به مداری گفته می‌شود که ولتاژ یکی از ورودی‌های خود را با ولتاژ مبنا در ورودی دیگر مقایسه می‌کند. ولتاژ مبنا می‌تواند مثبت، منفی یا صفر باشد. در Op-Amp متناسب با مقدار ولتاژ مثبت یا منفی ورودی، خروجی شکل می‌گیرد. در صورتی که مقدار ولتاژ ورودی مثبت بیشتر از ولتاژ ورودی منفی باشد، خروجی به ولتاژ اشباع مثبت و اگر مقدار ولتاژ ورودی منفی بیشتر از ولتاژ ورودی مثبت باشد، خروجی به اشباع منفی می‌رود. این نوع مدار را مدار مقایسه‌کننده می‌نامند.

مقایسه‌کننده در مدارهای زیر کاربرد دارد

اشمیت‌تریگر (Schmitt Trigger) یا **مدار چهارگوش‌کننده (Squaring Circuit)**: اشمیت‌تریگر مداری است که یک شکل موج نامنظم را به شکل موج مربعی یا پالس تبدیل می‌کند.


آشکارساز عبور از صفر (مینا): این مدار زمان و جهت عبور سیگنال ورودی را از ولتاژ صفر (مینا) مشخص می‌کند.

آشکارساز سطح ولتاژ: مداری است که شرایط مساوی شدن ولتاژ ورودی با یک ولتاژ مبنا را مشخص می‌کند.

نوسان‌ساز: مداری است که شکل موج سینوسی یا مربعی یا مثلثی تولید می‌کند.

آشکارساز عبور از صفر (Zero Crossing Detector): در شکل ۴-۷۲ مدار مقایسه‌کننده با ولتاژ مبنای صفر (زمین) و در شکل ۴-۷۳ شکل موج ورودی و خروجی مدار رسم شده است. در این مدار زمین یا پتانسیل صفر به ورودی منفی (-) اعمال شده است. ولتاژی که باید با مینا مقایسه شود (V_i) به ورودی


(+) داده می‌شود. مدار، ولتاژ V_i را با ولتاژ مبنای صفر ولت مقایسه می‌کند و با توجه به قطب ولتاژ ورودی و نبودن شبکه فیدبک، خروجی آی سی به اشباع (حدود ولتاژ منبع تغذیه) می‌رود. از این مدار برای تولید موج مربعی از موج سینوسی نیز استفاده می‌کنند.

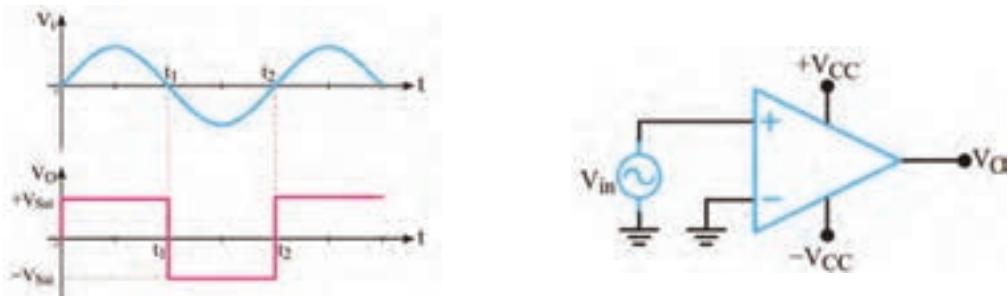

شکل ۴-۷۳ - شکل موج ورودی و خروجی مدار

شکل ۴-۷۲ - مقایسه‌گر با ولتاژ مبنای صفر

☒ **آشکار ساز سطوح ولتاژ غیر صفر (Nonzero Level detector):** مدار آشکار ساز سطوح صفر ولت را می‌توان به آشکارساز ولتاژ غیر صفر ولت تبدیل نمود. برای این منظور به جای زمین کردن ورودی مثبت یا منفی، ولتاژی را به عنوان ولتاژ مقایسه (مبنای) انتخاب می‌کنیم. مثلاً در شکل ۴-۷۴ ولتاژ مینا را $+V_{ref}$ می‌دانیم و به ورودی منفی می‌دهیم. این ولتاژ را ولتاژ مبنای مقایسه (مینا یا reference) می‌نامیم. تا زمانی که ولتاژ ورودی مثبت از ولتاژ مینا (V_{ref}) کمتر است، خروجی op-Amp در اشباع منفی قرار می‌گیرد. در حالتی که V_i از V_{ref} بیشتر شود ورودی مثبت op-Amp نسبت به ورودی منفی آن مثبت تر می‌شود و خروجی op-Amp به اشباع مثبت می‌رود. در شکل ۴-۷۵ شکل موج‌های ورودی و خروجی مدار رسم شده است.

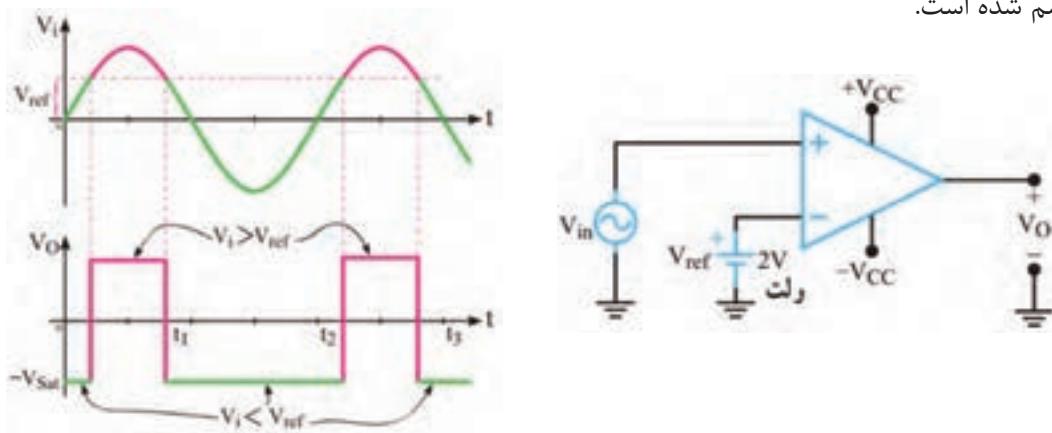


شکل ۴-۷۵ - شکل موج ورودی و خروجی مدار

شکل ۴-۷۴ - مدار آشکارساز سطوح ولتاژ


روش عملی تأمین ولتاژ مبنای

ولتاژ مبنای مقایسه را می‌توان از طریق دو مقاومت تقسیم کننده ولتاژ یا بهوسیله یک دیود زنر و یک مقاومت تأمین کرد. شکل‌های الف و ب ۴-۷۶ مدارهای تأمین ولتاژ مینا را نشان می‌دهد.

فصل سوم: پروژه کاربردی آنالوگ

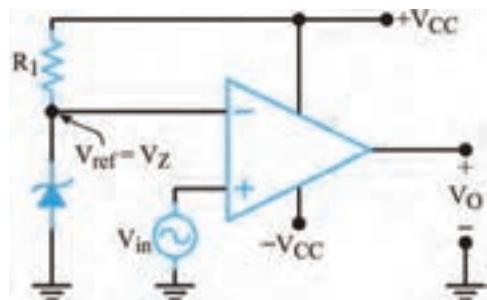


ب) استفاده از دیود زنر

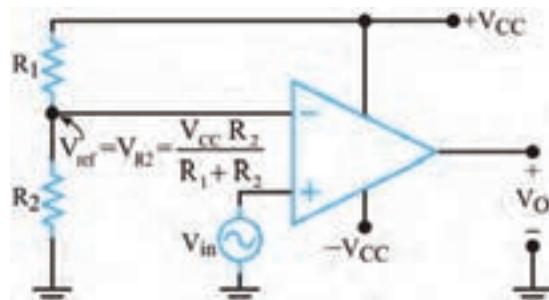


الف) تقسیم ولتاژ مقاومتی


شکل ۴-۷۶-۴- روش عملی ولتاژ مبنای

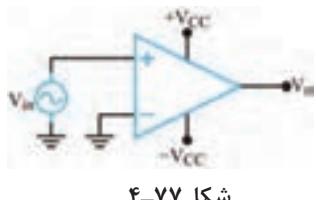

شکل ۴-۷۷

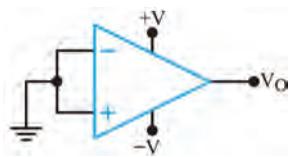

شکل ۴-۷۸

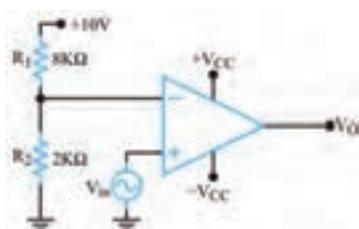

شکل ۴-۷۹

الگوی پرسش


- ۱- در مدار شکل ۴-۷۷ ولتاژ ورودی با ولتاژ صفر ولت مقایسه می‌شود. صحیح غلط
 - ۲- یک مدار آشکار ساز عبور از صفر می‌تواند موج سینوسی را به موج تبدیل کند. صحیح غلط
 - ۳- در شکل ۴-۷۸ ولتاژ خروجی در حالت ایده‌آل صفر است. صحیح غلط
 - ۴- در مدار شکل ۴-۷۹ کدامیک از مقادیر داده شده، مقدار ولتاژ سطح مقایسه (V_{REF}) است؟
- | | | |
|--------|------|------|
| ۱- صفر | ۲- ۲ | ۳- ۸ |
|--------|------|------|
- ۵- کاربردهای مقایسه کننده را نام ببرید.

کار عملی ۱۲

مقایسه‌گر با قطعات واقعی



هدف: بررسی عملکرد مقایسه‌گر در آزمایشگاه مواد، ابزار و تجهیزات: پریمیر یک قطعه - منبع تغذیه - یک دستگاه - مقاومت $3/3\text{K}\Omega$ - $4/7\text{K}\Omega$ از هر کدام یک عدد - مقاومت LDR یک عدد - دیود زنر $3/3$ ولت $\frac{1}{4}$ وات یک عدد - آی‌سی LED یک عدد - سیم‌های رابط

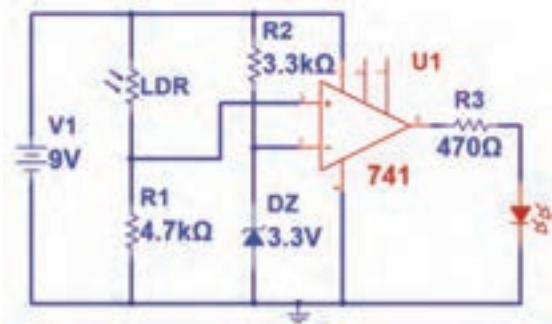

شکل ۴-۸۰

۱- مدار شکل ۴-۸۰ را روی برد بیندید.

۲- منبع تغذیه را به مدار وصل کنید و مدار را راهاندازی کنید.

۳- ولتاژ مبنا چند ولت است؟

۴- افت ولتاژ کدام قطعه با ولتاژ مبنا مقایسه می‌شود؟

۵- در چه حالت LED روشن می‌شود؟

الف) در حالت تابش نور به LDR

ب) در حالت تاریکی

۶- نور تابانده شده به LDR را قطع کنید. وضعیت نور LED را بررسی کنید.

۷- کاربرد مدار را شرح دهید

فیلم



فیلم مونتاژ پروژه را ببینید.

۱۷-۴-۱۷ اجرای پروژه

لزوم ساخت مدارهای مختلف، زمانی که به صورت آماده در بازار برای فروش وجود دارند، چیست؟ وقتی با به کارگیری ابزار شروع به ساخت پروژه‌ای می‌کنیم، اتفاقات مثبتی رخ می‌دهد. نخست با ساخت یک پروژه (هر چقدر ساده) ذوق و شوق شدیدی در ما برای ساخت پروژه‌های سطح بالاتر به وجود می‌آید. در مرحله بعد با تشویق خانواده روبرو شده و به این ترتیب آنها توانایی‌های ما را باور می‌کنند. این موضوع باعث اعتماد به نفس بیشتر شده و سبب می‌شود به خودمان اعتماد کنیم. در نهایت در فرایند ساخت یک پروژه با اتفاقات و مشکلات متعددی روبرو می‌شویم و برای رفع مشکلات راه حل می‌اندیشیم و کمک می‌گیریم. این امر ما را صاحب تجربه می‌کند.

با پول می‌توان محصولی آماده را خرید، اما تجربه را نه. تجربه ساخت، عیب‌یابی و راهاندازی یک پروژه بسیار ارزشمند است.



۴-۱۸ تقویت‌کننده صوتی ۱۰ وات

آی‌سی‌های متعددی به عنوان تقویت‌کننده صوتی وجود دارند. یکی از پُرکاربردترین آی‌سی‌ها، آی‌سی تقویت‌کننده با شماره فنی TDA2003 است. این آی‌سی پنج پایه دارد. سیگنال ورودی به پایه شماره ۱ اعمال می‌شود و سیگنال تقویت‌شده را از پایه شماره ۴ دریافت می‌کنند. برای راهاندازی، به قطعات جانبی کمی نیاز است. جریان‌های بالا (بیشتر از $\frac{3}{5}$ آمپر) را با کمترین افتشارش (Noise) در خروجی ارائه می‌دهد و دارای حافظت داخلی اتصال کوتاه پایه‌ها به یکدیگر و به زمین است. لازم به ذکر است که TDA2003 یک تقویت‌کننده مونو (Mono) است. تصویر این آی‌سی را در شکل ۴-۸۱ مشاهده می‌کنید. همچنین قسمتی از برگه اطلاعات (Data Sheet) این تراشه در شکل ۴-۸۲ نمایش داده شده است.



شکل ۴-۸۱

شکل ظاهری تقویت‌کننده TDA2003

به نوع بسته‌بندی آی‌سی TDA2003 پنتاوات (PENTAWATT) می‌گویند.

نکته



تحقيق




تفاوت تقویت‌کننده‌های مونو و استریو (Stereo) و کاربردهای هر یک را بیابید. نتایج را به کارگاه ارائه دهید.

برگه اطلاعات: در شکل ۴-۸۲ قسمتی از برگه اطلاعات آی‌سی TDA2003 نشان داده شده است.

DESCRIPTION

The TDA 2003 has improved performance with the same pin configuration as the TDA 2002. The additional features of TDA 2002, very low number of external components, ease of assembly, space and cost saving, are maintained. The device provides a high output current capability (up to 3.5A) very low harmonic and cross-over distortion. Completely safe operation is guaranteed due to protection against DC and AC short circuit between all pins and ground, thermal over-range, load dump voltage surge up to 40V and fortuitous open ground.

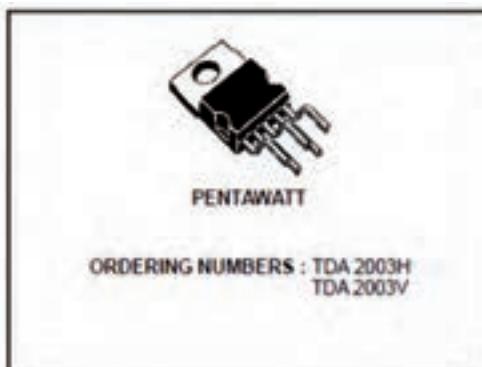

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Symbol	Parameter	Value	Unit
V_S	Peak supply voltage (50ms)	40	V
V_S	DC supply voltage	28	V
V_S	Operating supply voltage	18	V
I_O	Output peak current (repetitive)	3.5	A
I_O	Output peak current (non repetitive)	4.5	A
P_{DOL}	Power dissipation at $T_{case} = 90^\circ C$	20	W
T_{JL}, T_J	Storage and junction temperature	-40 to 150	°C

شکل ۴-۸۲ - قسمتی از برگه اطلاعات تقویت‌کننده TDA2003


پرسش

با توجه به برگه اطلاعات TDA2003 به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.


- ۱- حداکثر ولتاژ تغذیه‌ای که می‌توان به این قطعه وصل کرد چند ولت است؟
- ۲- حداکثر جریان خروجی چند آمپر است؟
- ۳- توان تلفاتی آی سی در دمای بدن ۹۰ درجه سانتی‌گراد چند وات است؟

نقشه فنی (شماییک) تقویت‌کننده صوتی ۱۰ وات


در شکل ۴-۸۳ نقشه فنی پروژه را مشاهده می‌کنید. طرح مدارچاپی نقشه و طرح منتقل شده روی فیبر در شکل‌های ۴-۸۴ و ۴-۸۵ نشان داده شده است. V_{in} ، سیگنال صوتی ورودی است که از طریق خازن کوپلرز C_1 به ورودی آی سی داده می‌شود. سیگنال تقویت‌شده خروجی از طریق R_1 و R_2 و C_4 به ورودی منفی آی سی بازخورد (Feedback) داده می‌شود.

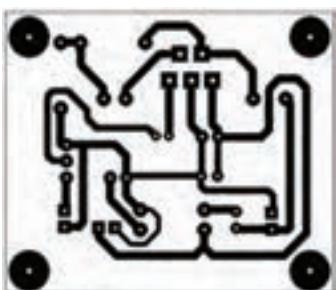

شکل ۴-۸۴- طرح مدارچاپی پروژه

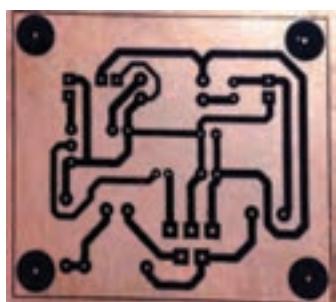

شکل ۴-۸۵- طرح منتقل شده روی بُرد

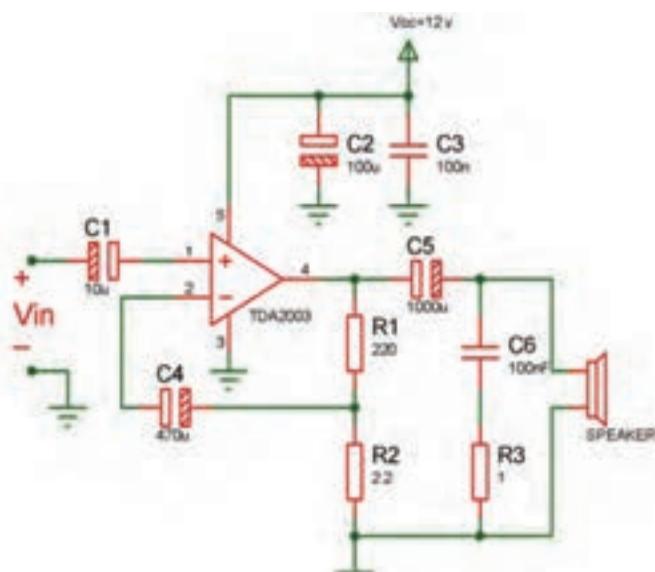

شکل ۴-۸۳- نقشه شماییک پروژه

کار عملی ۱۳

طراحی پشت فیبر مدار چاپی، انتقال طرح روی فیبر و اسید کاری آن



هدف: آماده‌سازی فیبر جهت مونتاژ برد

مواد، ابزار و تجهیزات: رایانه - نرمافزار مناسب - فیبر مسی، کاغذ گلاسه، پرینتر

مراحل اجرای کار:

- ۱- نرمافزار آلتیوم دیزاینر یا هر نرمافزار مناسب دیگر را راهاندازی کنید.

فصل سوم: پروژه کاربردی آنالوگ

- ۲- نقشه فنی مدار را در نرم افزار رسم کنید.
- ۳- طرح مدار چاپی نقشه را در ابعاد $6 \times 5 \text{ cm}$ آماده کنید.
- ۴- طرح pcb و نقشه شماتیک را ذخیره کنید.
- ۵- از طرح pcb پرینتی تهیه کنید.
- ۶- با رعایت کلیه نکات ایمنی، طرح pcb را با روش مناسب به روی فیبر انتقال دهید.
- ۷- برد آماده شده را اسیدکاری کنید. پس از پایان اسیدکاری، با احتیاط برد را از اسید بیرون کشیده و با استفاده از مواد پاک کننده اقدام به تمیز کردن خطوط مشکی نمایید تا مس زیر آن ظاهر شود.

نکات مهم هنگام اسید کاری



شکل ۴-۸۶- آماده سازی اسید

استفاده از دستکش را فراموش نکنید.

چنانچه اسید با پوست تان برخورد کرد فوراً محل را با آب بشویید.

هنگامی که آب داغ را روی پودر اسید می‌ریزید صورت تان را دور نگه داشته و بخار تولید شده را تنفس نکنید.

چون حرارت سرعت عمل اسیدکاری را افزایش می‌دهد، می‌توانید در داخل ظرفی آب گرم بریزید و سپس مانند شکل

۴-۸۶- ظرف اسید را در داخل آن قرار دهید.

نکته



به یاد داشته باشید لکه‌های اسید بر روی موzaïek و سرامیک باقی می‌مانند. پس قبل از شروع عملیات اسیدکاری به این موضوع دقت داشته باشید و مکان مناسب را انتخاب کنید. با یک ورقه کارتون یا پلاستیک محل کار را پوشش دهید.

فکر کنید



اگر پس از قراردادن فیبر مسی در اسید آن را تکان ندهید لایه مس از بین نمی‌رود. چرا؟ از مری خود کمک بگیرید.

کار عملی ۱۴



سوراخ کاری فیبر مدار چاپی تقویت کننده ۱۰ وات



شکل ۴-۸۷- یک نمونه مینی دریل

مواد، ابزار و تجهیزات: مینی دریل، یونولیت یا هر مورد مشابه آن - مته با اندازه مناسب
مراحل اجرای کار:

همان‌طور که قبلاً اشاره شده بود، برای سوراخ کاری بُرد باید از دریل (Drill) استفاده کنید. همچنین در صورت امکان می‌توانید مینی دریل (Mini - Drill) آماده را مورد استفاده

قرار دهید. شکل ۴-۸۷ نمونه‌ای از مینی دریل موجود در بازار را نشان می‌دهد.

در سوراخ کاری به نکات زیر دقت نمایید:

- ☒ یک صفحه یونولیت یا هر صفحه‌ای شبیه آن را زیر فیبر قرار دهید تا پس از سوراخ شدن فیبر و خروج متنه از آن، سطح زیر آن آسیب نبیند.
- ☒ از مته‌های کند استفاده نکنید. چنانچه متنه کند باشد باید فشار بیشتری برای سوراخ کاری به دریل اعمال نمایید. در این شرایط پس از سوراخ شدن فیبر، روی فیبر کمی برجسته می‌شود. این موضوع علاوه بر زشت شدن ظاهر فیبر، انتقال طرح را روی فیبر مشکل می‌کند.
- ☒ برای پایه‌های قطعاتی مانند خازن، مقاومت و ترانزیستورهای معمولی، از متنه ۰/۸ یا یک و برای قطعاتی مانند رله، ترانزیستورهای قدرت، رگولاتورهای ولتاژ با جریان بالا، از مته‌های بالاتر از یک و مناسب با قطر پایه استفاده کنید.
- ☒ ابتدا دریل را کاملاً عمودی روی فیبر نگه‌دارید، سپس سوراخ کاری کنید.

پرسش :


در کارخانه‌ها و کارگاه‌های طراحی و ساخت مدار چاپی، سوراخ کاری فیبر مدار چاپی چگونه انجام می‌شود؟

ایمنی



در حین سوراخ کاری، براده‌های فیبر به اطراف می‌ریزند. دقت داشته باشید که برای اجرای پروژه باید مکان مشخص و مخصوص را در نظر بگیریم. هرگز در اتاق و روی فرش اقدام به اسید کاری و سوراخ کاری نکنید. خود را ملزم کنید تا از همین امروز (و نه فردا) قوانین هر کار را رعایت کنید و منظم عمل کنید. نظم یکی از رموز موفقیت در کار است.

۴-۱۹ طرح روی فیبر مدار چاپی (راهنمای نصب قطعات)

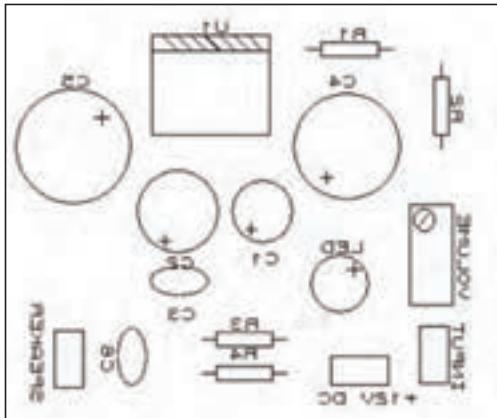

شکل ۴-۸۸- طرح روی فیبر مدار چاپی

پس از اتمام سوراخ کاری، باید طرح روی فیبر منتقل کنید. طرح روی فیبر برای نشان دادن محل قرار گرفتن قطعات است. با چاپ این طرح به راحتی می‌توانید محل قرار گرفتن قطعات مختلف را روی فیبر پیدا کنید. نقشه روی فیبر را با اتو بر روی فیبر منتقل کنید. انجام این مرحله مانند منتقل کردن نقشه پشت فیبر است. در این قسمت نهایت دقت را به خرج دهید تا نقشه در محل صحیح خود قرار گیرد. گذاشتن نقشه روی فیبر و گرفتن آن جلوی نور کمک زیادی در این امر به شما می‌کند. شکل ۴-۸۸ طرح روی فیبر مدار چاپی تقویت کننده را نشان می‌دهد. در

فصل سوم: پروژه کاربردی آنالوگ

این طرح از ولوم برای کنترل شدت صدا و از LED برای نشان دادن اتصال برق به منبع تغذیه استفاده شده است.

فیلم

فیلم مونتاژ قطعات را ببینید.



جدول ۷-۴ – قطعات مورد نیاز پروژه تقویت کننده صوتی

مونتاژ قطعات

با توجه به نقشه شماتیک پروژه فهرستی از قطعات مورد نیاز تهیه کنید. قطعات مورد نیاز برای این پروژه در جدول ۷-۴ آورده شده‌اند.

فکر کنید



چنانچه در محیطی کار می‌کنید که قطعات و وسایل مختلفی در اختیار شما است، به این نکته دقیق داشته باشید که امانت‌داری را رعایت نمایید. این اصل مهم را همیشه در زندگی به یاد داشته باشید که هر عملی عکس العملی دارد. یعنی هر کاری کنیم نتیجه آن دیر یا زود به سمت خودمان بر می‌گردد. یکی از محیط‌ها در حال حاضر همین هنرستان شما است. در نگهداری فضاء، تجهیزات و اموال هنرستان کوشایید.

تعداد	قطعه	
۱	TDA2003	آی سی
۲	۱۰۰nF	
۱	۱۰۰۰μF	خازن
۱	۱۰۰μF	
۱	۴۷۰μF	
۱	۱۰μF	
۱	۴ اهم	بلندگو
۱	۱۰KΩ	ولوم (در صورت استفاده)
۱	۱Ω	
۱	۲۲۰Ω	مقاومت ثابت
۱	۲/۲ Ω	

نکات مهم هنگام مونتاژ قطعات

- ☒ به ولتاژ کار خازن‌ها دقیق دقت کنید. استفاده از خازنی با ولتاژ کار پایین‌تر از مقادیر ذکر شده سبب آسیب دیدن آن می‌شود. همچنین چون خازن‌های با ولتاژ کار بالاتر دارای ابعاد بزرگ‌تری هستند استفاده از آنها ممکن است مشکل ایجاد کند. بنابراین باید از خازن مناسب از نظر ولتاژ و ابعاد استفاده کنید.
- ☒ به پلاریته (مثبت و منفی) قطعات هنگام قرار دادن آنها در سوراخ‌های فیبر مدارچاپی دقیق دقت کنید. این

یکی از اشتباهات متداول هنگام مونتاژ توسط افراد تازه کار است. طرح روی فیبر این امکان را به شما می دهد تا به راحتی پلاریته قطعات را بیابید.


سعی کنید ابتدا هر قطعه را در جایگاه خود قرار دهید و لحیم کنید سپس اقدام به مونتاژ قطعه بعدی نمایید. در این شرایط فرایند مونتاژ با دقت بیشتری صورت می گیرد.

بررسی صحت قطعات

این مهم را به خاطر داشته باشید، که اگر در فرایند ساخت یک پروژه از قطعات مستعمل و قدیمی استفاده می کنید، حتماً قبل از مونتاژ، آن را آزمایش کنید. چنانچه قطعات مورد نظر مقاومت، خازن، سیم پیچ، دیود یا ترانزیستور باشد، می توانید با استفاده از مولتی متر به صحت آنها پی ببرید. قطعات الکترونیک صنعتی را نیز می توانید با همین روش آزمایش کنید. اما دقت داشته باشید که چنانچه این قطعات جریان بالا باشند، نمی توان آنها را توسط مولتی متر آزمایش کرد. چرا؟

توجه: سلامت آی سی ها را نمی توان با مولتی متر مورد بررسی قرار داد. برای مثال صحت کار آی سی تقویت کننده صوتی در این پروژه فقط در مدار امکان پذیر است.

نکته: لازم به ذکر است که برای آزمایش قطعات، مدارها و دستگاه هایی در بازار موجود است. شکل ۴-۸۹ نمونه هایی از این نوع دستگاه ها را نشان می دهد که برای آزمایش قطعات دو و سه پایه به کار می رود.

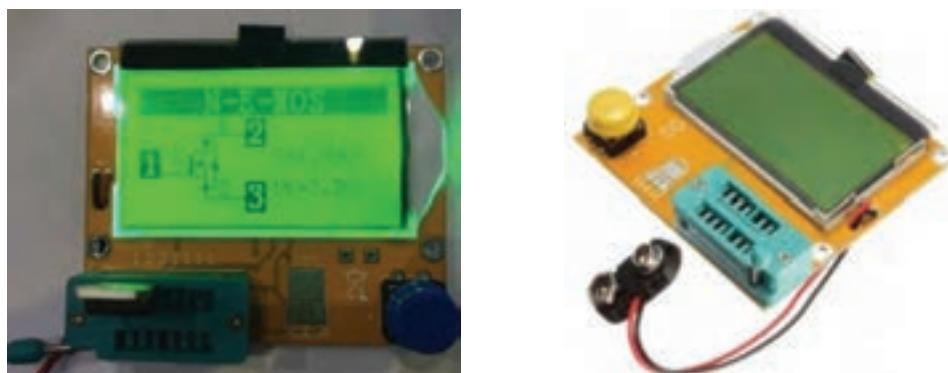

شکل ۴-۸۹- آزمایش کننده قطعات

چگونگی فرم دهی و نصب قطعات

قبل از قراردادن قطعات در سوراخ های برد، باید پایه های آنها را خم کنید و فرم دهید. مثلاً اگر می خواهید مقاومت را مونتاژ کنید، ابتدا پایه ها را به سمت پایین خم کنید، سپس داخل سوراخ های بُرد قرار دهید. از پشت فیبر (سمت مس) کمی پایه های آن را خم کرده و لحیم کاری را انجام دهید. پس از آن با سیم چین قسمت اضافی پایه ها را قطع کنید.

فکر کنید

آیا از ناخن گیر می توان به جای سیم چین استفاده کرد. چرا؟



اگر همه قطعات را در جای خود قرار دهید و سپس اقدام به لحیمکاری همزمان قطعات کنید، چه مشکلاتی پیش می‌آید؟

پس از اتمام لحیمکاری قطعات، سیم‌های مربوط به تغذیه، ورودی و خروجی صدا را نیز در جای خود لحیم کنید. نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید، استفاده از سیم با دو رنگ متفاوت برای تغذیه (مثبت و منفی) و ورودی (مثبت و منفی) و خروجی است. مثلاً در تمام پروژه خود سیم با رنگ مشکی را برای منفی در نظر بگیرید. در شکل ۴-۹۰ مدار مونتاژ شده پروژه را مشاهده می‌نمایید. به علت عبور جریان از آی‌سی TDA۲۰۰۳ حرارت تولید می‌شود، به همین دلیل باید بر روی آن گرمگیر (Heat-sink) نصب کرد. شکل ۴-۹۱ نمونه‌ای از یک هیت سینک را نشان می‌دهد که برای این آی‌سی مناسب است. در بازار، این مدل را گرمگیر تراشه‌ای می‌نامند.



شکل ۴-۹۱-۴- گرمگیر

شکل ۴-۹۰- مدار مونتاژ شده تقویت کننده

هنگام طراحی مدار چاپی در نرم‌افزار، به این نکته توجه کنید که اگر قرار است گرمگیر روی قطعه‌ای نصب شود، باید فضای مورد نیاز را برای آن درنظر بگیرید.

نکته



بارش فکری:

به سوالات زیر به صورت بارش فکری پاسخ دهید سپس نتایج را جمع‌بندی کنید.
اگر از گرمگیر استفاده نشود چه مشکلی در مدار به وجود خواهد آمد؟
گرمگیرها عموماً از چه موادی ساخته می‌شوند؟ دلیل انتخاب این مواد چیست؟

۴-۲۰ آلاینده‌های برد

پس از اتمام مونتاژ کاری به علت استفاده از روغن لحیم، مقداری مواد روغنی پشت برد باقی می‌ماند. این مواد علاوه بر نازیبا کردن کار، در بسیاری از مدارها باعث ایجاد اشکال در عملکرد صحیح مدار نیز می‌شوند. همچنین وجود گرد و غبار در دستگاه‌های الکترونیکی نیز یکی از مواردی است که باید به آن توجه نمود.

تبیزکاری بُرد مونتاژ شده

همان‌طور که اشاره شد پس از پایان مونتاژ کاری برد و نصب قطعات، به دلیل استفاده از هویه، لحیم و روغن لحیم، سطح کار آلوده می‌شود. این آلودگی‌ها کیفیت عملکرد مدار را کاهش داده و حتی ممکن است عیوب

اساسی در عملکرد مدار ایجاد کند. مثلاً در ساخت یک ساعت اگر پشت فیبر مدار چاپی تمیز نباشد ممکن است ساعت کندر یا تندتر بشمارد، یا در یک تقویت‌کننده صوتی سبب اغتشاش در خروجی شود. بنابراین

پس از اتمام کار مونتاژ، حتماً باید با استفاده از مواد مخصوص فیبر را پاک کنیم. اسپری‌های مختلفی در بازار برای این کار موجود است. در شکل ۴-۹۲ نمونه‌ای از اسپری‌های موجود را مشاهده می‌کنید که در دو نوع خشک و چرب عرضه می‌شوند. نوع خشک برای تمیز کردن فیبر مدار چاپی که روغنی شده‌اند مناسب است. نوع چرب برای روان کاری و از بین بردن اکسیدها در کلیدها، رله‌ها و این قبیل قطعات به کار می‌رود. پس از مونتاژ کاری، به مقدار کافی پشت فیبر را اسپری بپاشید. سپس آن را با برس یا مسوک پاک کنید. برای این کار می‌توانید از یک مسوک مستعمل استفاده نمایید و آن را برای همین کار در جعبه ابزار خود قرار دهید. برس زنی را آنقدر ادامه دهید تا سطح کار تمیز و کاملاً خشک شود.



شکل ۴-۹۲- دونوع اسپری موجود در بازار

به علت وجود مواد شیمیایی در ترکیبات اسپری‌ها، هنگام استفاده، از تنفس آنها خودداری کنید، برای این منظور از ماسک مناسب استفاده نمایید.

ایمنی



پژوهش



در الکترونیک از چه نوع اسپری‌هایی استفاده می‌کنند؟ در این زمینه تحقیق کرده و نتیجه را به کارگاه ارائه دهید.

ردیف	نام اسپری	حدود قیمت	کاربرد
۱			جلوگیری از اکسید شدن مسیرها در فیبر مدار چاپی
۲			
۳			
۴			

الگوی پرسش

- ۱- استفاده از هویه کم‌وات یا پُروات (نا مناسب) برای مونتاژ قطعات الکترونیکی سبب لحیم سرد یا سوختن قطعات می‌شود. صحیح غلط
- ۲- چه مته‌هایی برای سوراخ‌کاری بردهای الکترونیکی مناسب هستند؟ هر کدام برای پایه‌های چه قطعاتی مناسب‌اند؟

فصل سوم: پروژه کاربردی آنالوگ

- ۳- اسیدهای مدارچاپی در چند نوع عرضه می‌شود؟ چگونگی استفاده از هر کدام را شرح دهید.
- ۴- آی‌سی TDA۲۰۰۳ از چه مدل بسته‌بندی استفاده می‌کند؟ مشخصات این قطعه را نام ببرید.
- ۵- مراحل ساخت یک مدار، از طراحی پشت فیبر توسط نرم‌افزار تا پایان مونتاژ کاری را به ترتیب در یک روند نما (Flowchart) نشان دهید.
- ۶- معنی لغات زیر را به فارسی بنویسید.

Feedback	Pre Amplifier
Speaker	Mono

- ۷- تقویت‌کننده‌ای که دارای یک ورودی و یک خروجی جداگانه برای تقویت سیگنال صوتی است..... نام دارد.
- ۸- تقویت‌کننده‌ای که دارای دو ورودی و دو خروجی جداگانه برای تقویت سیگنال صوتی است..... نام دارد.
- ۹- آیا از روی ظاهر مقاومت و خازن می‌توان به سالم بودن تقریبی آن پی برد؟ چگونه؟
- ۱۰- برای پی بردن به سالم یا معیوب بودن یک آی‌سی چه باید کرد؟
- ۱۱- برای تمیز کردن داخل یک ولوم که گرد و غبار گرفته است از چه اسپری باید استفاده کرد؟

۴-۲۱ معرفی چند پروژه کاربردی

ساخت مدار کلید الکترونیکی

برای قطع و وصل وسایل الکترونیکی و الکتریکی از قطعه‌ای به نام کلید (Switch) استفاده می‌شود که قطعاً با آنها آشنا هستید. برای روشن و خاموش کردن پروژه‌هایی که می‌سازید باید از کلیدهای قطع و وصل (OFF-ON) مختلفی که در بازار وجود دارند استفاده کنید. در شکل ۴-۹۳ دو نمونه کلید را مشاهده می‌کنید.




شکل ۴-۹۳- کلید قطع و وصل مدار

اگر به کنترل تلویزیون دقت کرده باشید می‌بینید که با فشار دکمه روشن و خاموش (POWER)، دستگاه روشن شده و با فشار مجدد آن خاموش می‌شود. چنانچه مداری بسازیم که به این صورت عمل کند، به آن کلید قطع و وصل الکترونیکی می‌گویند. در این پروژه با یک سوئیچ الکترونیکی آشنا خواهید شد که کاربردهای فراوانی دارد.

نقشه فنی مدار

در شکل ۴-۹۴ مدار مورد نظر را مشاهده می‌کنید. در این پروژه آی‌سی CD4013 استفاده شده است. با این آی‌سی می‌توان دو سوئیچ دیجیتال ساخت و به طور جداگانه به هر کدام فرمان لازم را برای انجام کاری داد. قسمتی از مدار که با نام پایانه (Terminal) مشخص شده است، به عنوان کنتاکت‌های کلید هستند که

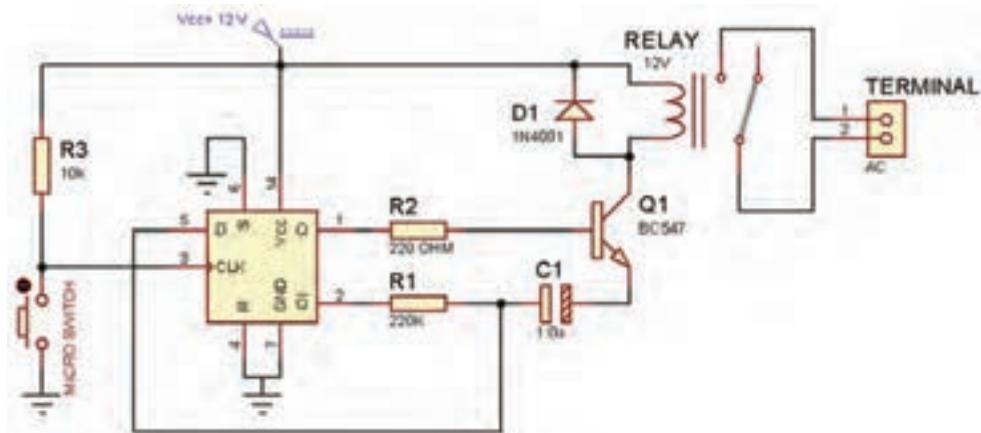

شکل ۴-۹۴- نقشه شماتیک مدار کلید الکترونیکی


در مدار قرار می‌گیرند و وسیله‌ای را قطع و وصل می‌کنند. این کن tact ها می‌توانند به وسایل مختلف با ولتاژ کم یا ولتاژ زیاد متصل شوند (با مراجعه به برگه اطلاعات رله می‌توانید جریان و ولتاژ قابل تحمل کن tact های رله و بوبین را پیدا کنید). جدول ۴-۸ فهرست قطعات مورد نیاز این مدار را نشان می‌دهد.

جدول ۴-۸ قطعات مورد نیاز برای ساخت مدار کلید الکترونیکی

تعداد	قطعه	توضیحات	تعداد	قطعه
۱	۲۲۰Ω		۱	آی‌سی ۴۰۱۳
۱	۲۲۰kΩ	۱۲ ولتی	۱	رله
۱	۱μf	مثل C945:, BC107	۱	ترانزیستور معمولی NPN
۱	کلید فشاری برای نصب روی جعبه		۱	۱۰kΩ مقاومت

طراحی پشت و روی فیبر مدار چاپی


نمونه‌ای از طرح پشت و روی فیبر مدار چاپی را در شکل ۴-۹۵ ملاحظه می‌نمایید.

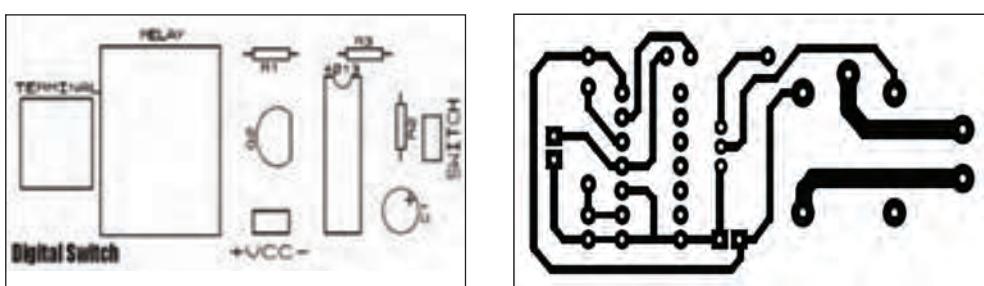

شکل ۴-۹۵- طرح پشت و روی فیبر مدار چاپی کلید الکترونیکی

فصل سوم: پروژه کاربردی آنالوگ

کلید فشاری به قسمت switch روی فیبر متصل می شود. کانکتور (terminal) هم برای اتصال به وسیله‌ای است که قصد قطع و وصل آن را دارد. شکل ۴-۹۶ مدار مونتاژ شده را مشاهده می نمایید.

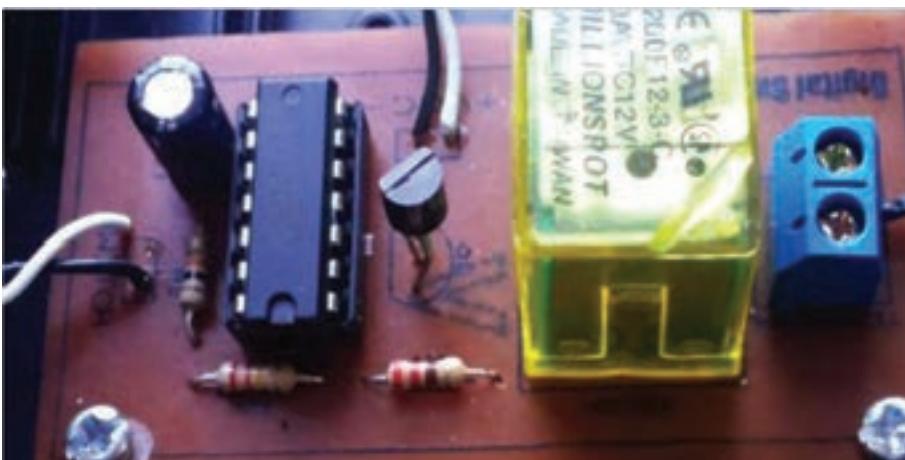

شکل ۴-۹۶- مدار مونتاژ شده کلید الکترونیکی

پروژه تشخیص ورود افراد ناشناس


شما با چگونگی عملکرد دزدگیر اتومبیل تا حدود زیادی آشنایی دارید. در دزدگیرهای ساده خودرو، با بازشدن در، کلید نصب شده روی در عمل می کند و آذیر(Siren) را به صدا درمی آورد. در پروژه‌ای که قصد انجام آن را داریم می خواهیم با استفاده از سنسور(Sensor) تشخیص حرکت انسان، اقدام به ساخت سیستم ورود افراد ناشناس کنیم.

سنسور چیست؟ سنسور قطعه‌ای است که کمیتی فیزیکی را حس می کند و آن را به کمیتی الکتریکی تبدیل می کند. مثلاً سنسور دما، حرارت محیط را حس کرده و آن را به ولتاژ یا به هر کمیت دیگر الکتریکی مانند فرکانس یا مقاومت تبدیل می کند.

شکل ۴-۹۷ چند مدل سنسور دما را نشان می دهد. این سنسورها، در ورودی کمیت دما را حس نموده و آن را در خروجی به تغییر مقاومت، تغییر ولتاژ یا تغییر فرکانس تبدیل می کنند. در جدول ۴-۹ تعدادی سنسور پرکاربرد معرفی شده‌اند.



پ) SMT ۱۶ خروجی فرکانس

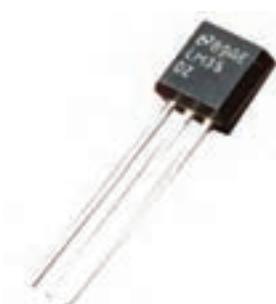

ب) LM۳۵ خروجی ولتاژ



الف) NTC خروجی مقاومت

شکل ۴-۹۷- چند نمونه سنسور

جدول ۴-۹ تعدادی سنسور پر کاربرد

مشخصات	شكل ظاهري	کاربرد	نام سنسور
ولتاژ کاری: ۲/۴ تا ۵/۵ ولت (ولتاژ پیشنهادی: ۳/۳ ولت) خروجی دیجیتال		سنسور رطوبت	SHT11
ولتاژ هیتر: ۵ ولت DC یا AC توان مصرفی: ۷۵۰ میلی وات		سنسور گاز (آشکار ساز گاز متان)	MQ-4
قابلیت اتصال مستقیم به میروکنترلرها قابلیت کار کرد با ولتاژهای پایین از ۲/۷ ولت		سنسور تشخیص رنگ (نوعی مبدل نور به فرکانس)	TSL230

جست و جو

با جست و جو در اینترنت ۵ نوع سنسور مختلف را که در جدول ۴-۹ نیامده است، شناسایی کرده و مشخصات آنها را بیابید. سپس جدول ۴-۱۰ را تکمیل کرده و ارائه دهید.

جدول ۴-۱۰

ردیف	نام سنسور	کاربرد	نوع خروجی
۱			
۲			
۳			
۴			
۵			

در این پروژه از یک مژول (Module) استفاده می کنیم که یک سنسور تشخیص حرکت انسان روی آن نصب است و کار را برای کاربر راحت کرده است. مژول در واقع یک مدار یک پارچه و آماده است که کار خاصی را

فصل سوم: پروژه کاربردی آنالوگ

فعالیت

با مراجعه به برگه اطلاعات یک نمونه ماژول سنسور رطوبت یا گاز، مشخصات آن را استخراج کنید و در قالب یک گزارش ارائه دهید.



شکل ۴-۹۸- ماژول تشخیص گاز خانگی

انجام می‌دهد. با ترکیب ماژول‌ها می‌توانیم یک سامانه کامل بسازیم و یک فعالیت کامل را اجرا کنیم.

✓ **اجزای یک نمونه ماژول (Module):** معمولاً ماژولی که پدیده فیزیکی را کنترل می‌کند، یک سنسور دارد که می‌تواند کمیتی را حس کند، سپس با استفاده از مدارهای مختلف، کمیت حس شده را به سیگنالی آنالوگ یا دیجیتال تبدیل می‌کند. مثلًا ماژول تشخیص گاز خانگی که با استفاده از سنسور MQ-5 ساخته شده است می‌تواند گاز طبیعی،

گاز مایع یا گاز شهری را حس کند. با حس کردن گاز ولتاژ آنالوگ پایه خروجی افزایش می‌یابد. این ماژول را در شکل ۴-۹۸ مشاهده می‌نمایید. ماژول‌های بسیاری در بازار با قیمت‌های پایین وجود دارند که کار را برای کاربران بسیار آسان کرده‌اند. در جدول ۱۱-۴ تعدادی ماژول موجود در بازار معرفی شده‌اند.

جدول ۱۱-۴ تعدادی ماژول متداول در بازار

نام ماژول	شکل ظاهری
تشخیص اثر انگشت (اسکنر انگشت)	
ماژول تشخیص سطح آب	
ماژول تشخیص رطوبت HR202	
ماژول WiFi	



با جستجو در اینترنت و سایتهايی که فروش اینترنتی قطعات الکترونیکی را انجام می‌دهند، نام حداقل ۵ مژول را پیدا کرده و در کارگاه مطرح نمایید. سپس در مورد کاربردهای هر کدام با مرتبی و هم‌کلاسی‌های خود گفت و گو کنید.

ماژول تشخیص حرکت انسان

ماژول‌های مختلفی در بازار برای این کاربرد یافت می‌شوند. به عنوان مثال در شکل ۴-۹۹ دو مورد از این ماژول‌ها را مشاهده می‌نمایید.



شکل ۴-۹۹ - دو مورد از ماژول‌های تشخیص حرکت انسان (HC-SR ۵۰۱ - HC-SR ۵۰۵)

معرفی ماژول HC-SR501

ماژول HC-SR501 یک ماژول تشخیص حرکت انسان است. سنسور PIR مخفف شده کلمات Pyroelectric ("Passive") InfraRed است. بدن انسان حرارت دارد. این حرارت تولید امواج مادون‌قرمز (Infra Red) می‌کند و سنسور تعییه شده روی این ماژول امواج مادون‌قرمز را تشخیص حضور یک انسان توسط این سنسور، پایه خروجی این ماژول برای مدت زمانی خاصی ولتاژ $\frac{2}{3}$ ولت را خواهد داشت و سپس صفر می‌شود. زمان توسط پتانسیومتری که روی ماژول قرار دارد قابل تنظیم است.

برخی کاربرد این ماژول

الف) سیستم‌های حفاظتی، امنیتی و تشخیص

ورود افراد

ب) روشنایی خودکار محیط

پ) در اتوماتیک فروشگاه‌ها، بانک‌ها

مشخصات ماژول

ولتاژ کار: ۵ تا ۲۰ ولت


ابعاد: 32×24 میلی‌متر

زاویه تشخیص: حدود ۱۱۰ درجه

مسافت قابل تشخیص: حدود ۳ متر تا

۷ متر (که توسط پتانسیومتر روی ماژول قابل

تنظیم است).

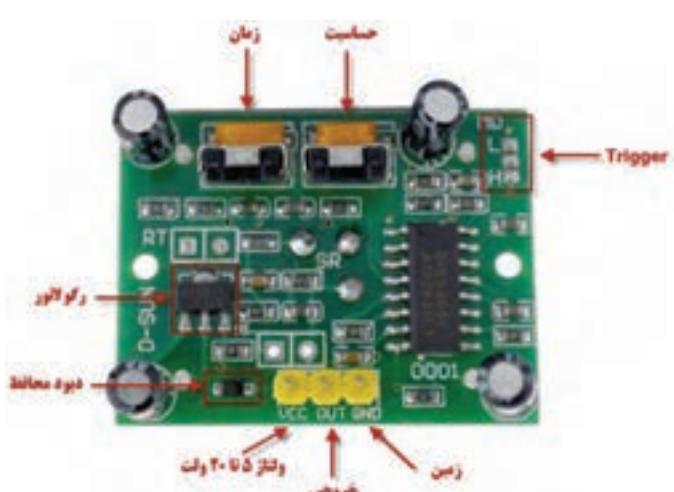

شکل ۴-۱۰۰ - ماژول HC-SR ۵۰۱

قابلیت تنظیم زمان فعلی بودن خروجی توسط پتانسیومتر روی ماژول شکل ۴-۱۰۰ این ماژول را نشان می‌دهد.

فعالیت



با مراجعه به برگه اطلاعات ماژول، سایر مشخصات آن را استخراج کنید و در قالب یک گزارش ارائه دهید.

تنظیم ماژول: با چرخاندن پتانسیومتر حساسیت به سمت راست، حساسیت ماژول کم می‌شود. با تنظیم این پتانسیومتر می‌توان قابلیت تشخیص را از ۳ متر تا حداقل ۷ متر تغییر داد. همچنین با تنظیم پتانسیومتر زمان، می‌توان زمان خروجی را برای مدت زمان‌های مختلفی در وضعیت $\frac{2}{3}$ ولت نگهداشت. چنانچه این پتانسیومتر در کمترین مقدار قرار گیرد (به سمت راست) پس از تشخیص انسان حدود ۳ ثانیه پایه خروجی ماژول در ولتاژ $\frac{3}{3}$ ولت قرار می‌گیرد سپس صفر می‌شود. اما اگر این پتانسیومتر به سمت چپ چرخانده شود این زمان تا چند دقیقه قابل افزایش است (حدود ۵ دقیقه).

اگر در قسمت Trigger پایه وسط را به پایه H وصل کنید، خروجی ماژول پس از تشخیص انسان، وصل شده و همواره در $\frac{3}{3}$ ولت باقی می‌ماند.

الگوی پرسش

- ۱- نقش دیود محافظه که در ورودی ماژول ۱ - HC-SR501 به صورت سری نصب شده چیست؟
- ۲- به چه دلیل در ماژول ۱ - HC-SR501 از رگولاتور استفاده شده است؟
- ۳- در صورت تشخیص انسان توسط ماژول معرفی شده، پایه خروجی ولت می‌شود.
- ۴- زاویه تشخیص ماژول معرفی شده حدود درجه است.

پژوهش



درمورد تفاوت ماژول ۱ HC-SR501 و HC-SR505 تحقیق کنید و نتیجه را در قالب یک گزارش ارائه دهید.

پروژه ساخت مدار تشخیص ورود افراد ناشناس

مواد، ابزار و تجهیزات: ماژول ۵۰۵، آی‌سی ۵۵۵، بلندگو، مقاومت و خازن‌های موجود مدار، پین‌هدر (PinHeader)

در شکل ۴-۱۰۲ مدار تشخیص ورود افراد ناشناس رسم شده است. با ورود شخص به محل نصب ماژول خروجی آن $\frac{3}{3}$ ولت خواهد شد. این ولتاژ باعث فعال شدن آی‌سی ۵۵۵ می‌شود که در مدار به عنوان آذیر (Siren) به کار رفته است و فرکانسی در محدوده شنوازی گوش انسان تولید می‌کند.

نکته




زمان فعال بودن آذیر، به تنظیم ولوم زمان روی ماژول بستگی دارد.



هنگام طراحی مدار چاپی این پروژه، از پین‌هدر (Pin Header) که نوعی مادگی سه پایه است استفاده کنید تا پس از مونتاژ، ماژول به راحتی روی آن نصب یا جدا شود. شکل ۴-۱۰۱ پین‌هدر نری و مادگی را نشان می‌دهد.

شکل ۴-۱۰۱-۴- پین‌هدر

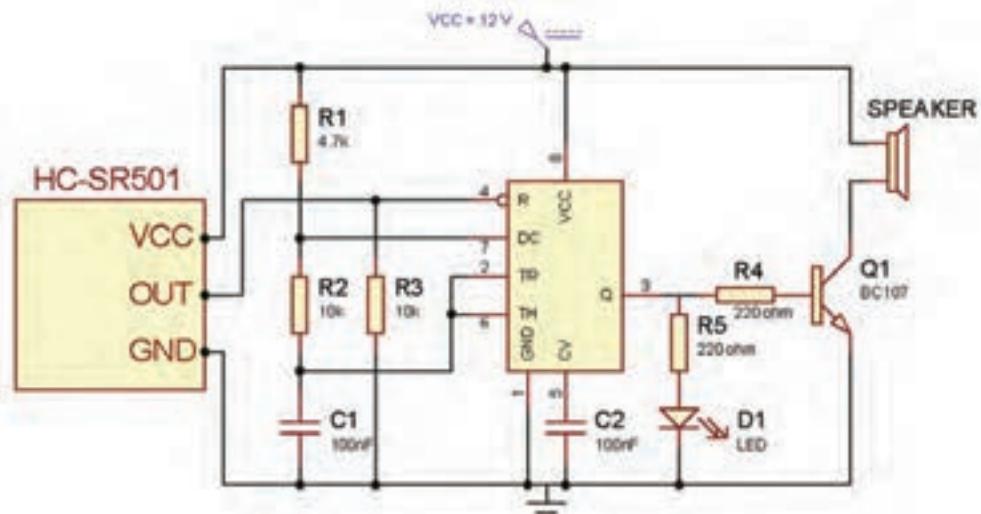

شکل ۲-۱۰۴- مدار تشخیص ورود افراد


نکات مهم



برای کالیبره کردن مازول، لازم است پس از اتصال تغذیه، حدود یک دقیقه شخصی در محدوده دید آن قرار نداشته باشد. برای این کار می‌توانید یک کارتون روی آن قرار دهید.

۱- با اتصال تغذیه، آذیر به صدا در خواهد آمد حتی اگر شخصی هم در محدوده دید مازول قرار نگرفته باشد.

۲- با استفاده از این مازول به صورت شکل ۲-۱۰۳ می‌توان مدار روشنایی هوشمند نیز ساخت با ورود شخص به اتاق لامپ به طور خودکار روشن خواهد شد.

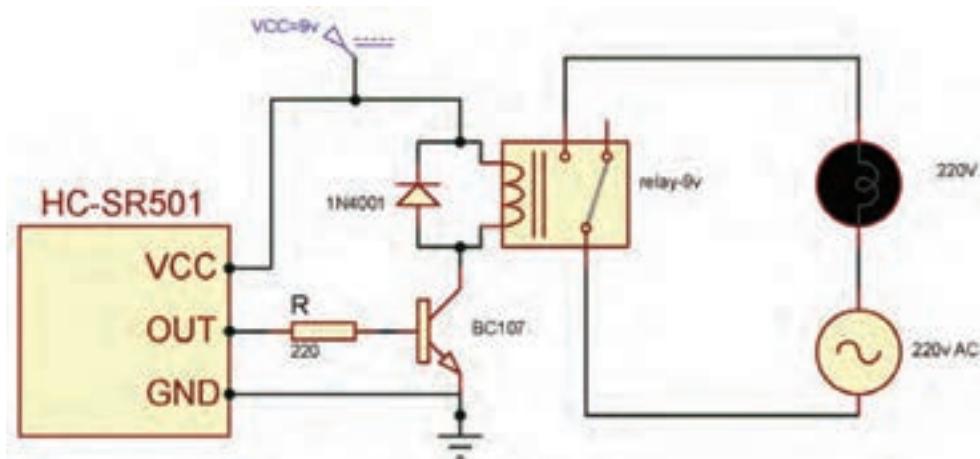

شکل ۳-۱۰۴- مدار روشنایی خودکار محیط (اتاق، راهرو، راه پله آپارتمان‌ها و ...)


ایمنی



چون ولتاژ ۲۲۰ ولت خطرناک است، ولتاژ تغذیه مدار روشنایی را ۱۲ ولت در نظر گرفته‌ایم و به جای لامپ ۲۲۰ ولت از لامپ ۱۲ ولت خودرو استفاده کرده‌ایم.


الگوی آزمون نظری پایان واحد یادگیری (۴)

- ۱- در یک آمپلی فایر صوتی ورودی معمولاً میکروفون و خروجی بلندگو است. صحیح غلط
- ۲- انواع کوپلاز را نام ببرید. کدام نوع کوپلاز سیگنال DC را به راحتی عبور می دهد؟
- ۳- در کوپلاز خازنی به علت وجود..... تلفات توان کم زیاد است.
- ۴- علامت اختصاری JFET با کانال N و P را رسم کنید و نام پایه های آن را بنویسید.
- ۵- در JFET ولتاژ بحرانی را تعریف کنید.
- ۶- شکل موج خروجی را در شکل ۴-۱۰۴ رسم کنید. نام مدار را بنویسید.
- ۷- مشخصات تقویت کننده عملیاتی ایده آل را بنویسید.
- ۸- در مدار مقایسه کننده سطح ولتاژ، ولتاژ مبنی معمولاً توسط و یا توسط ایجاد می شود.
- ۹- ماژول SR50 در تشخیص چه موردی به کار می رود؟ شرح دهید.

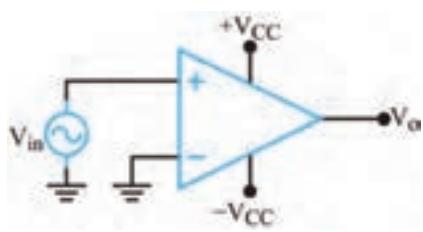

شکل ۴-۱۰۴


الگوی آزمون عملی نرم افزاری پایان واحد یادگیری (۴)

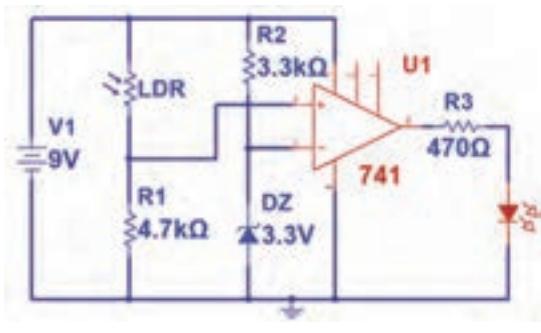

شکل ۴-۱۰۵

- ۱- نرم افزار مولتی سیم یا هر نرم افزار مناسب دیگر را راه اندازی کنید.
- ۲- مدار شکل ۴-۱۰۵ را در محیط نرم افزار بیندید.
- ۳- مدار را راه اندازی کنید.
- ۴- با ولت متر نرم افزار ولتاژ مبنای مقایسه را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.
- ۵- در نور معمولی محیط آیا LED روشن است یا خاموش؟
- ۶- در چه شرایطی LED روشن می شود؟ این حالت را به اجرا درآورید.

الگوی آزمون عملی با قطعات واقعی پایان واحد یادگیری (۴)

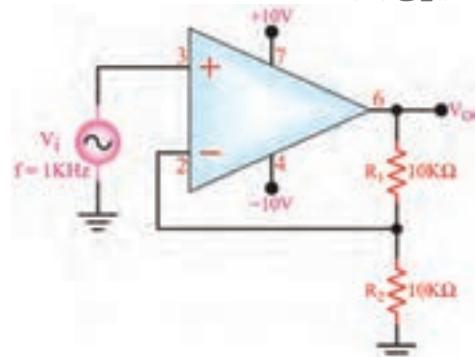


شکل ۴-۱۰۶ - تقویت کننده غیر معکوس کننده

- ۱- مدار شکل ۴-۱۰۶ را روی بر دبرد بیندید.
- ۲- منبع تغذیه را به مدار وصل کنید و مدار را راه اندازی کنید.
- ۳- به ورودی مدار یک سیگنال سینوسی با فرکانس ۱ کیلوهرتز وصل کنید. دامنه سیگنال ورودی را طوری تغییر دهید که سیگنال خروجی دارای دامنه ۵ ولت پیک تا پیک شود.
- ۴- دامنه پیک تا پیک و اختلاف فاز ولتاژ های V_o و V_i


را با استفاده از اسیلوسکوپ اندازه بگیرید سپس بهره ولتاژ مدار را به دست آورید و یادداشت کنید.

$$V_{IN(PP)} = \dots \text{ ولت} , V_{O(PP)} = \dots \text{ ولت} , A_V = \dots \text{ مرتبه} , \Phi = \dots \text{ درجه}$$

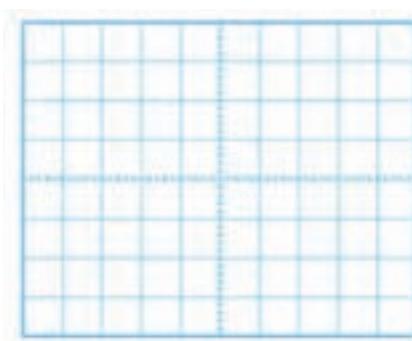۵- شکل موج سیگنال های ورودی و خروجی را هنگامی که $R_1=47K\Omega$ است و خروجی دارای دامنه ۵ ولت پیک تا پیک است، در نمودار شکل ۴-۱۰۷ با مقیاس مناسب رسم کنید. T/D و T/V را روی محورها مشخص کنید.



ب) شکل موج خروجی

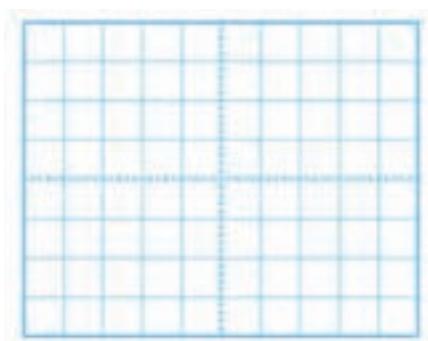

الف) شکل موج ورودی

۴-۱۰۷

۶- دامنه پیک تا پیک و اختلاف فاز ولتاژ های V_o و V_i را با استفاده از اسیلوسکوپ اندازه بگیرید سپس بهره ولتاژ مدار را به دست آورید و یادداشت کنید.

$$V_{IN(PP)} = \dots \text{ ولت} , V_{O(PP)} = \dots \text{ ولت} , A_V = \dots \text{ مرتبه} , \Phi = \dots \text{ درجه}$$

ارزشیابی شایستگی پروژه کاربردی آنالوگ

شرح کار: ۱- تشریح انواع کوپلاز، تقویت کننده تفاضلی و عملیاتی ۲- بستن مدار با FET، تقویت کننده عملیاتی در نرمافزار و اندازه‌گیری کمیت‌ها ۳- بستن مدار تقویت کننده عملیاتی با قطعات واقعی و اندازه‌گیری کمیت‌ها ۴- آماده‌سازی طرح مدارچاپی پروژه ۵- مونتاژ قطعات روی فیبر ۶- تست صحت عملکرد بُرد مونتاژ شده

استاندارد عملکرد: شاخص‌ها: ۱- تشریح انواع کوپلاز، تقویت کننده با FET، عملکرد تقویت کننده تفاضلی و عملیاتی (۱۵ دقیقه) ۲- بستن مدار با FET، تقویت کننده عملیاتی در نرمافزار و اندازه‌گیری کمیت‌ها (۱۵ دقیقه) ۳- بستن مدار تقویت کننده عملیاتی با قطعات واقعی و اندازه‌گیری کمیت‌ها (۳۰ دقیقه) ۴- آماده سازی طرح مدارچاپی پروژه (۱۰ دقیقه) ۵- مونتاژ قطعات روی فیبر (۳۰ دقیقه) ۶- تست صحت عملکرد بُرد مونتاژ شده (۳۰ دقیقه)

شرط انجام کار و ابزار و تجهیزات: مکان مناسب انجام کار با کف عایق یا آنتی استاتیک - نور مناسب برای کارهای ظریف - ابعاد حداقل ۶ مترمربع و دارای تهویه یا پنجره - دمای طبیعی (۱۸°C-۲۷°C) و مجهز به وسایل اطفای حریق - میزکار استاندارد با ابعاد L۱۸۰ × D۸۰ × H۸۰ cm - مجهز به فیوز حفاظت جان - فرد با لباس کار - انجام کار در حال نشسته یا ایستاده - رایانه - پرینتر - نرمافزارهای مناسب - برگه اطلاعات قطعات - لوازم التحریر - وسایل تهیه مدارچاپی - وسایل اسیدکاری - وسایل سوراخ کاری فیبر - وسایل مونتاژ - قطعات پروژه

معیار شایستگی:

ردیف	مراحل کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	تشریح انواع کوپلاز، تقویت کننده با FET، عملکرد تقویت کننده تفاضلی و عملیاتی	۱	
۲	بستن مدار با FET، تقویت کننده عملیاتی در نرمافزار و اندازه‌گیری کمیت‌ها	۲	
۳	بستن مدار تقویت کننده عملیاتی با قطعات واقعی و اندازه‌گیری کمیت‌ها	۲	
۴	آماده سازی طرح مدارچاپی پروژه	۱	
۵	مونتاژ قطعات روی فیبر	۲	
۶	تست صحت عملکرد بُرد مونتاژ شده	۲	
	شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: ۱- محافظت از دستگاه‌ها ۲- دقت و مسئولیت پذیری ۳- شایستگی تفکر و یادگیری ۴- ادامه‌العمر ۵- اخلاق حرفه‌ای ۶- رعایت نکات زیست محیطی	۲	
*	میانگین نمرات * حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.		

واحد یادگیری ۵

راه اندازی و عیب یابی پروژه آنالوگ

آیا قابه حال فکر کرده اید؟

- چه روش‌هایی برای عیب‌یابی مدارهای الکترونیکی وجود دارد؟
- اتصال اشتباه تغذیه چه معایبی را در مدار ایجاد می‌کند؟
- چه دستگاه‌هایی برای عیب‌یابی مدارهای الکترونیکی مورد نیاز است؟
- استفاده از جعبه مناسب برای یک دستگاه چه اهمیتی دارد؟

در مراحل مونتاژ هر بُرد الکترونیکی ممکن است بهدلیل اشتباهاتی که رخ می‌دهد، بُرد به درستی کار نکند. در این حالت عیب‌یابی بُرد اهمیت زیادی دارد. اگر فرآگیران، اصول عیب‌یابی را به خوبی فراگیرند به آسانی می‌توانند روش آموزش داده شده برای عیب‌یابی را به سایر دستگاه‌های الکترونیکی نیز تعمیم دهند. همچنین لازم است بعد از مونتاژ هر بُرد، به منظور محافظت آن از عوامل محیطی و اتصال قطعات جانبی به آن، بُرد را در جعبه مناسب قرار دهند. در این واحد یادگیری، مدار تقویت‌کننده کامل صوتی را مورد بررسی قرار می‌دهید. سپس تقویت‌کننده را آزمایش و راه اندازی می‌کنید. در ادامه مدار پروژه را با اضافه کردن یک بُرد پخش صوت MP^۳ تکمیل و جعبه مناسبی را برای آن انتخاب می‌نمایید. در تمام مراحل اجرای کار، رعایت نکات ایمنی و بهداشتی و شایستگی‌های غیرفیزی مانند کارگروهی، رعایت نکات ایمنی دستگاه‌ها، دقت و تمرکز در اجرای کار باید مورد توجه قرار گیرد.

استاندارد عملکرد


راه اندازی و عیب‌یابی پروژه آنالوگ با رعایت استانداردهای تعریف شده

۱-۵ مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز

ابزار عمومی برق یا الکترونیک - لوازم التحریر - منبع تغذیه - مولتی‌متر - اسیلوسکوپ - سیگنال‌زنر اتور - بُرد مونتاژ شده پروژه - وسایل لحیم‌کاری - مواد پاک‌کننده - دریل - متنه مناسب - قطعات الکترونیکی مورد نیاز (متناسب با نوع پروژه)

۲-۵ تغذیه مدارهای الکترونیکی


سامانه تغذیه یک مدار الکترونیکی از اجزای بسیار مهم آن است. به مدارهای شکل ۵-۱ دقت کنید. ولتاژهای تغذیه این مدارها از چه طریق تأمین می‌شود؟

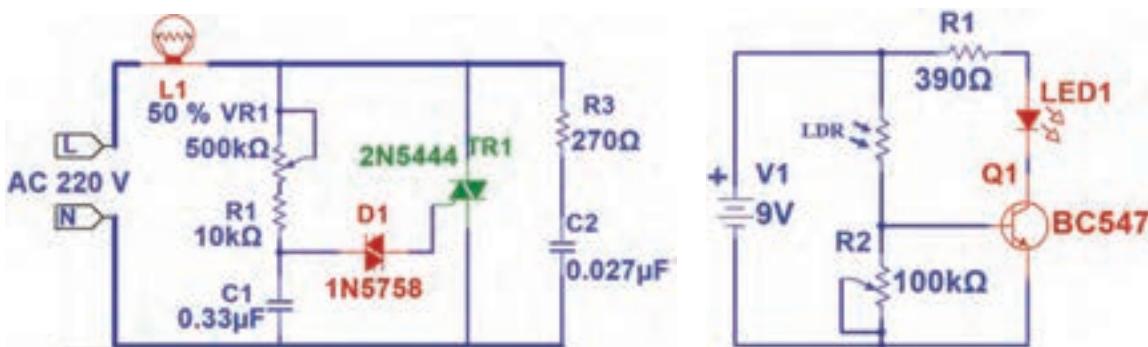

شکل ۱-۵-۲ دو نمونه نقشه مدار با تغذیه‌های متفاوت

در مدار «الف» از یک باتری به عنوان تغذیه استفاده شده است. باتری یکی از منابع تولید جریان مستقیم DC (DC) است. حتی اگر نماد مداری باتری هم وجود نداشت، باز هم از روی علامت + می‌توانستیم به ولتاژ تغذیه پی‌ببریم. در مدار «ب» دو ترمینال با نام‌های L و N وجود دارد. منظور از L فاز و N نول است. وجود

فاز و نول نشانه وجود ولتاژ AC است. علاوه بر این مورد مابین این دو ترمینال عبارت «AC ۲۲۰ v» را می‌توان دید که مشخص می‌کند ولتاژ تغذیه متناوب بوده و مدار با ولتاژ ۲۲۰ ولت راهاندازی می‌شود. گاهی در مدارها به جای یک ولتاژ، یک محدوده ولتاژ نوشته می‌شود. به مدار شکل ۵-۲ دقت کنید. این مدار می‌تواند با ولتاژی بین ۱۲ تا ۱۵ ولت کار کند. نکته: توجه داشته باشید که همه ولتاژها به راحتی در دسترس نیستند. مثلاً کمتر ترانسفورماتوری یافت می‌شود که خروجی آن ۱۳ ولت باشد. اما ترانسفورماتور با ولتاژ خروجی ۱۲ ولت متداول است.

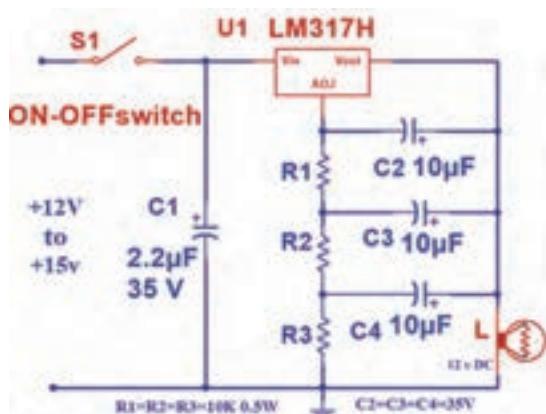

شکل ۱-۵-۳ تغذیه مدار در یک محدوده ۱۲ تا ۱۵ ولتی

جست‌وجو در اینترنت

با جست‌وجو در سایت‌های معتبر، چند مدار الکترونیکی بباید که دارای محدوده ولتاژ وسیع مثلاً از ۹ تا ۲۰ ولت باشند.

تغذیه مدار تقویت‌کننده

مدار تقویت‌کننده ۱۰ واتی ساخته شده در واحد یادگیری ۴ با ولتاژ ۱۲ ولت مستقیم کارمی کند. پس از ساخت یک منبع تغذیه ۱۲ ولتی، ولتاژ خروجی آن را به وسیله ولت‌متر اندازه بگیرید، سپس منبع تغذیه را به مدار تقویت‌کننده وصل کنید.

نکته

برای تغذیه مدار از دو سیم با رنگ‌های متفاوت استفاده کنید. معمولاً از رنگ مشکی برای منفی و از رنگ سفید یا قرمز برای مثبت استفاده می‌شود.



۳-۵ تعیین ولتاژها و سیگنال‌های مدار


برای اطمینان از عملکرد صحیح مدار، اندازه‌گیری ولتاژها و سیگنال‌های مختلف مدار، لازم است. برای مشاهده سیگنال قسمتی از مدار باید از اسیلوسکوپ استفاده شود.

نکته

برای تعمیر مدارهای الکترونیکی، معمولاً ولتاژ نقاط مختلف مدار را نسبت به زمین (GND) اندازه‌گیری می‌کنند. اما گاهی لازم است ولتاژ دو نقطه (غیر از زمین) نسبت به هم اندازه‌گیری شوند. یکی از موارد متداول اندازه‌گیری ولتاژ بین کلکتور امیتر ترانزیستورها در مدارهای آنالوگ است.



اندازه‌گیری ولتاژ و جریان مدار تقویت‌کننده ۱۰ وات

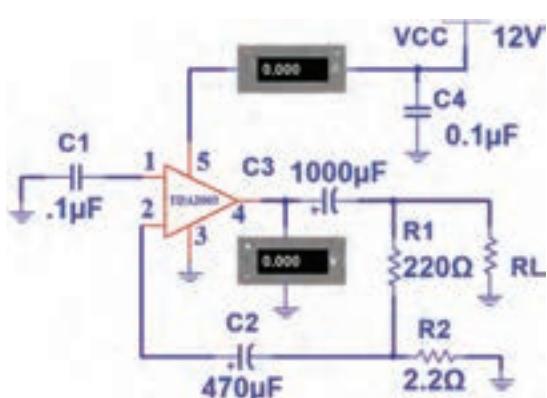

شکل ۳-۵-۱ مدار با دستگاه‌های اندازه‌گیری

با استفاده از ولتمتر و آمپر متر می‌توانید به بررسی ولتاژ و جریان مدار بپردازید. برای این منظور می‌توانید با توجه به شکل ۳-۵-۱ ولتاژ اندازه‌گیری را در مدار قرار دهید و ولتاژهای نقاط مختلف مدار را نسبت به زمین و جریان مدار را اندازه بگیرید. سپس مقادیر اندازه‌گیری شده را با مقادیر داده شده در جدول ۳-۱ مقایسه کنید. در جدول ۳-۱ ولتاژ تغذیه و جریان مدار مشخص شده است. اگر ولتاژ و جریان با مقادیر جدول هم خوانی داشته باشد مدار سالم است. اما اگر تفاوت زیاد باشد به معنی وجود عیوب در مدار است.

فصل سوم: پروژه کاربردی آنالوگ

تمرین: جدول ۱-۵ را ترجمه کرده و در جدول ۵-۲ یادداشت نمایید. از موارد مهم در رشته الکترونیک آشنایی با زبان انگلیسی و استفاده از محتويات ارائه شده در برگه‌های اطلاعات و فهم متون سایت‌های علمی و مقالات انگلیسی است.

جدول ۱-۵ مقادیر کمیت‌های DC مدار

Symbol	Parameter	Test conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
V_s	Supply voltage		8		18	V
V_o	Quiescent output voltage (pin 4)		6.1	6.9	7.7	V
I_d	Quiescent drain current (pin 5)			44	50	mA

جدول ۵-۲

کار عملی ۱

اندازه‌گیری ولتاژ و جریان تقویت‌کننده ۱۰ وات



مواد، ابزار و تجهیزات: آمپرmetر، ولت‌متر- بُرد مونتاژ شده - منبع تغذیه - سیم‌های رابط

هدف: اندازه‌گیری ولتاژ و جریان DC مدار

مراحل اجرای کار:

۱- ولتاژ تغذیه را به بُرد مونتاژ شده آمپلی‌فایر وصل کنید.

۲- با استفاده از مدار شکل ۵-۳ ولتاژ DC خروجی و جریان مصرفی مدار (جریان خط تغذیه) را اندازه بگیرید و یادداشت نمایید.
 $V_{out} = \dots\dots\dots V$ $I_d = \dots\dots\dots mA$

۳- آیا مقادیر اندازه‌گیری شده با مقادیر داده شده در جدول تطابق دارد؟

۱-۵ عیب‌یابی مدار

چنانچه مقادیر اندازه‌گیری شده با مقادیر جدول تفاوت زیادی داشته باشد، مدار معیوب است و باید عیب‌یابی شود. برای عیب‌یابی ابتدا از صحت دوشاخه یا پریز اطمینان حاصل کنید. این کار را می‌توانید با استفاده از ولت‌متر و با رعایت نکات اینمی کامل انجام دهید. مراحل عیب‌یابی را به صورت زیر پی‌گیری کنید. در هر مرحله خروجی وجود نداشت عیب در همان قسمت است.

بررسی پریز، دو شاخه (با نظارت مرتبی کارگاه)

- بررسی سیم رابط تا ورودی ترانسفورماتور (با ناظارت مربی کارگاه)
- بررسی ولتاژ خروجی ترانسفورماتور
- بررسی ولتاژ بعد از یکسوکننده
- اندازه‌گیری ولتاژ نقاط مختلف مدار



شکل ۵-۴-رفع عیب اتصال کوتاه در فیبر مدار چاپی
پس از مونتاژ

لازم به ذکر است که در عیب‌یابی دستگاهی مانند تلویزیون، نقشه‌هایی توسط کارخانه تولیدکننده در اختیار سرویس‌کاران قرار می‌گیرد که با استفاده از آنها، ولتاژها و شکل موج‌های نقاط مختلف مدار اندازه‌گیری شده و با مقایسه با مقادیر داده شده در نقشه، نقطه عیب مشخص می‌شود. با بررسی کامل قسمت‌های مختلف مدار می‌توانید به عیب مدار پی‌برید. در بسیاری از موارد طرح پشت فیبر دارای عیب‌هایی مانند قطع شدگی خطوط (Track) است. ممکن است پس از انجام لحیم‌کاری، به علت نزدیک بودن خطوط به هم، اتصال کوتاه رخ دهد. به تمامی این موارد توجه کنید. شکل ۵-۴ فیبر مدار چاپی را نشان می‌دهد که در اثر لحیم‌کاری اتصال کوتاه شده و با برداشتن لحیم و مس اضافی به‌وسیله یک شیء نوک‌تیز، مشکل برطرف شده است.

روش‌های عیب‌یابی

در تعمیر مدارهای الکترونیکی سه روش وجود دارد. این سه روش عبارت‌اند از:

- ولتاژ‌گیری
- اهم‌گیری

ردیابی سیگنال (Signal tracing)

سه وسیله مولتی‌متر، اسیلوسکوپ و سیگنال ژنراتور برای عیب‌یابی مدارهای عمومی، به کار می‌روند. در روش ولتاژ‌گیری باید مانند شکل ۵-۵ با استفاده از نقشه مدار، نسبت به اندازه‌گیری ولتاژ نقاط آزمایش مدار اقدام کنید. این کار را باید تا مرحله‌ای ادامه دهید تا ولتاژ اندازه‌گیری شده با ولتاژ نوشته شده روی نقشه‌ها یکسان نباشد. به‌این ترتیب بلوك معیوب مشخص می‌شود. با ادامه اندازه‌گیری‌ها در آن منطقه، نقطه معیوب را پیدا می‌کنیم. پس از رسیدن به این مرحله می‌توانید آزمایش سلامت قطعه را شروع کنید. برای مثال اگر بخواهید یک ترانزیستور



شکل ۵-۵-ولتاژ‌گیری در مدار

فصل سوم: پروژه کاربردی آنالوگ

را در مدار مورد آزمایش قرار دهید با حالت‌های زیر مواجه خواهید شد:

الف) چنانچه ترانزیستور در حالت تقویت‌کننده باشد، VeE نباید صفر و یا به اندازه ولتاژ تغذیه باشد.

ب) چنانچه ترانزیستور در حالت سوئیچینگ باشد، VeE می‌تواند صفر یا به اندازه ولتاژ تغذیه باشد.

در روش اهم‌گیری باید قطعه را خارج از مدار آزمایش کنیم. هرچند بسیاری از تعمیرکاران خبره به دلیل تجربه‌ای که دارند (مانند تعمیرکاران تلویزیون) به شرط تخلیه بودن خازن‌ها، بعضی قطعات را در مدار آزمایش می‌کنند و نتیجه هم می‌گیرند.

در روش ردیابی سیگنال، یک سیگنال ضعیف (در حد میلی ولت) به ورودی مدار داده می‌شود و تقویت شده آن از خروجی دریافت می‌گردد. در صورتی که مدار معیوب باشد، سیگنال تقویت نمی‌شود. برای یک مثال کاربردی در تقویت‌کننده چند طبقه ترانزیستوری، ابتدا سیگنال ضعیف را به آخرین طبقه اعمال می‌کنند و با استفاده از اسیلوسکوپ، سیگنال خروجی را می‌بینند. چنانچه شکل موج و دامنه خروجی مناسب باشد، این طبقه سالم است. سپس این مرحله را برای طبقه قبل از تقویت‌کننده خروجی تکرار می‌کنیم. چنانچه در این طبقه هم سیگنال خروجی وجود داشته باشد این طبقه نیز سالم است. به همین ترتیب کار را ادامه می‌دهیم تا به طبقه‌ای می‌رسیم که سیگنال خروجی مناسب نیست. در این حالت در می‌یابیم که عیب مربوط به این طبقه است. به عبارت دیگر عیب یابی از طبقه آخر به سمت طبقه اول انجام می‌گیرد. اگر برای تقویت‌کننده‌ی از آی‌سی استفاده شده باشد تنها چاره کار، تعویض آی‌سی است.

تحقیق



با جستجو در اینترنت، در مورد روش تعمیر بُردهای الکترونیکی، مثلاً گیرنده‌های دیجیتال، نکاتی را یادداشت کنید و به کلاس ارائه دهید.

کار عملی ۲



اتصال سیگنال متناب ب مدار تقویت‌کننده صوتی

هدف: راهاندازی مدار تقویت‌کننده و اندازه‌گیری بهره ولتاژ مواد، ابزار و تجهیزات: منبع تغذیه، سیگنال ژنراتور AF، اسیلوسکوپ، بلندگو، بُرد مونتاژ شده و سیم‌های رابط مراحل اجرای کار:

۱- ولتاژ ۱۲ ولت مستقیم را به تغذیه مدار وصل کنید.

نکته



برای آزمایش مدار دو روش وجود دارد که به آن اشاره خواهد شد.

۲- سیگنالی سینوسی با دامنه‌ای در حدود چند میلی ولت و فرکانس ۱KHz را به ورودی مدار وصل کنید. اسیلوسکوپ را به خروجی اتصال دهید. در این مرحله به قطب‌های مثبت و منفی خروجی و ورودی مدار توجه داشته باشید. هم‌زمان سیگنال‌های ورودی و خروجی مدار را روی اسیلوسکوپ ببینید. دامنه ورودی را طوری تنظیم کنید که شکل موج خروجی اعوجاج نداشته باشد.

$$V_{in} = \dots\dots\dots\text{mV} \quad V_{out} = \dots\dots\dots\text{mV}$$

$$AV = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \dots\dots\dots$$

خروجی مدار را روی اسیلوسکوپ ببینید. دامنه ورودی را طوری تنظیم کنید که شکل موج خروجی اعوجاج نداشته باشد.

۳- دامنه پیک‌تاپیک سیگنال ورودی و خروجی و بهره ولتاژ مدار را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

۴- سیگنال صوتی ضعیف (مثلًا خروجی رایانه شخصی، یا خروجی هدفون گوشی تلفن همراه) را به ورودی و بلندگو را به خروجی مدار وصل کنید. صدا باید با کیفیت خوب از بلندگو پخش شود.

۶- آشنایی با بُردهای پخش کننده فایل‌های MP۳ و رادیو

در این بخش با بُرد پخش صوت MP۳ آشنا خواهید شد. نمونه‌ای از این بُردها در شکل ۶-۵ آورده شده است.



شکل ۶-۵- بُرد پخش کننده MP۳

تاریخچه و مخفف کلمات MP و تفاوت MP۳ و MP۴ را بیابید و در قالب یک گزارش ارائه دهید.

تحقیق



أنواع بُردهای MP۳

بُردهای پخش MP۳ در انواع مختلف طراحی و تولید می‌شوند که برخی از آن‌ها به شرح زیر است.

بُرد بدون رگولاتور ولتاژ با تغذیه ۵ ولت دارای ورودی صدا (AUX) یا بدون آن، شکل ۷-۵.



بُرد با رگولاتور داخلی ۷۸۰۵ دارای ورودی صدا (AUX) یا بدون آن. تغذیه این بُردها می‌تواند بیشتر از ۵ ولت باشد. معمولاً از ۱۲ ولت استفاده می‌شود.

بُردهای دارای بلوتوث، این مدل قابلیت اتصال به وسایل دارای بلوتوث مانند گوشی تلفن همراه را دارد. در این حالت می‌توان فایل صوتی را از طریق بلوتوث و بدون اتصال سیم به بُرد منتقل و پخش کرد، شکل ۷-۵.

شکل ۷-۵- بُرد دارای بلوتوث و ورودی صدا

بُرد با قابلیت ضبط، در این مدل قابلیت ضبط صدا نیز وجود دارد.

شکل ۵-۸ نمونه‌ای از برد دارای رگولاتور ۷۸۰۵ را نشان می‌دهد. در این حالت نیاز به استفاده از رگولاتور بیرونی نیست. در شرایط معمولی چنانچه از بُرد ۵ ولتی استفاده می‌کنید باید با استفاده از رگولاتور ۵ ولتی، مقدار ولتاژ منبع ۱۲ ولت (یا ۹ ولت) را به ۵ ولت برسانید، سپس به مدار تقویت‌کننده وصل کنید. به این ترتیب ولتاژ تغذیه بُرد MP3 تأمین می‌شود.




شکل ۵-۸- برد MP3 با رگولاتور ۷۸۰۵ داخلی

اتصال خروجی بُرد پخش کننده Mp3 به ورودی مدار

برای تکمیل پروژه تقویت‌کننده صوتی، باید خروجی بُرد پخش کننده Mp3 را به ورودی مدار تقویت‌کننده متصل کنید. چون خروجی بُرد MP3، استریو و مدار تقویت‌کننده مونو است برای اتصال این دو مدار به هم می‌توانید اتصال‌های وسط و کنار سوکت خروجی بُرد را به ورودی تقویت‌کننده ارتباط دهید. هنگام اتصال، به سیم زمین (GND) در هر دو مدار دقت کنید.

در صورتی که قصد استفاده از مدار به صورت استریو را دارید، کافی است دو مدار تقویت‌کننده صوتی بسازید و پایه‌های خروجی سوکت را به این مدار متصل کنید.

شکل ۵-۹ چگونگی این ارتباط را نشان می‌دهد.

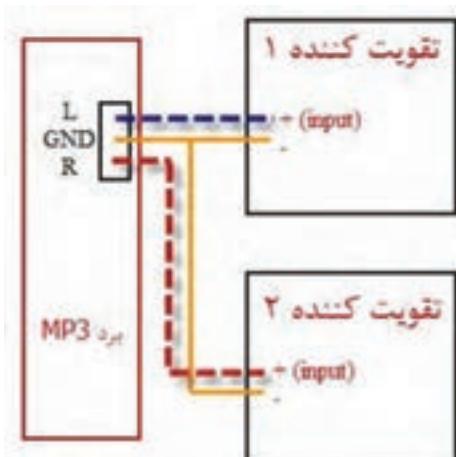

شکل ۵-۹- چگونگی اتصال استریو

به چه دلیل در سیستم‌های استریو از فیلترهای مختلف برای صدای زیر، بیم و معمولی استفاده می‌کنند؟ آیا تقویت‌کننده استریو شما واقعاً یک تقویت‌کننده استریو است؟ چرا؟ با مراجعه به منابع مختلف، پاسخ سؤال را بیابید و نتیجه را در قالب یک گزارش ارائه دهید.

پژوهش



فیلم



فیلم چگونگی راه اندازی پروژه را مشاهده نمایید.

۷-۵- تهیه جعبه برای پروژه

انتخاب جعبه مناسب

یکی از نکات مهمی که در ساخت یک پروژه اهمیت دارد استفاده از یک جعبه مناسب برای قرار دادن بُرد مدارچاپی در داخل آن است. برای انتخاب جعبه باید به نکات زیر توجه کنید.

چنانچه قرار است منبع تغذیه بیرون از جعبه قرار گیرد و با یک فیش به آن اتصال یابد، نیاز به جعبه کوچک‌تری دارید.

اگر منبع تغذیه که شامل ترانسفورماتور، یک سوکننده، صافی و احتمالاً رگولاتور ولتاژ است، درون جعبه قرار می‌گیرد و مدار مستقیماً توسط سیم به برق شهر وصل می‌شود، نیاز به جعبه بزرگ‌تری خواهد بود. جنس جعبه‌ها نیز متفاوت‌اند. می‌توانید جنس فلزی یا پلاستیکی را انتخاب کنید. شکل ۵-۱۰ تعدادی جعبه موجود در بازار برای پروژه را نشان می‌دهد.

پرسش

یک مدار تقویت‌کننده صوتی پرقدرت را درنظر بگیرد که دارای آی‌سی و ترانزیستورهای توان بالایی است که به شدت داغ می‌شوند و بر روی گرمگیر بسته شده‌اند. چنانچه بخواهید برای این مدار یک جعبه تهیه نمایید، چه جنسی را انتخاب خواهید کرد؟ دلیل انتخاب خود را بنویسید.



شکل ۵-۱۰- جعبه‌های پلاستیکی و فلزی

فصل سوم: پروژه کاربردی آنالوگ



شکل ۵-۱۱- جعبه پلاستیکی انتخاب شده برای پروژه

پرسش

اگر بخواهید یک مدار محافظ یخچال بسازید، نیاز به جعبه خواهید داشت؟ شما چه راههایی برای انتخاب جعبه در نظر می‌گیرید؟

شکل ۵-۱۱ نمونه‌ای از جعبه‌های موجود در بازار نشان می‌دهد که در ساخت این پروژه از آن استفاده شده است.

پژوهش

با جستجو در اینترنت، چند سایت فروش جعبه برای بُردهای الکترونیکی را پیدا کنید. سپس بررسی نمایید آیا برای آمپلی‌فایر ۱۰ واتی که ساخته‌اید (دارای ابعاد حدوداً ۷ در ۵ سانتی‌متر است) چه جعبه‌هایی و با چه قیمت‌هایی وجود دارد؟



چگونگی کنار هم قراردادن بخش‌های مختلف پروژه در داخل جعبه

چیدمان و قراردادن بُردها و قطعات در داخل جعبه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اگر به این موضوع توجه نکنید ممکن است با انتخاب جعبه نامناسب هزینه بالا برود و شکل ظاهری پروژه نیز مطلوب نباشد. رعایت مراحل زیر می‌تواند در این ارتباط مفید باشد.



شکل ۵-۱۲- منبع تغذیه

- ✓ منبع تغذیه به همراه یک سوکننده را در گوشه جعبه قراردهید و آن را با پیچ مهار کنید یا مانند شکل ۵-۱۲ از منبع تغذیه سوئیچینگ آماده استفاده کنید.

✓ بُرد MP3 را با برش دادن و جایابی در جعبه در محل مناسبی قرار دهید.

✓ کلید فشاری برای روشن و خاموش کردن دستگاه را در کنار آن نصب کنید و طراحی پنل (Panel) قسمت جلوی پروژه را طبق شکل ۵-۱۳ کامل کنید.



شکل ۵-۱۳- پنل جلوی پروژه



با مراجعه به رسانه‌های مختلف بررسی کنید به چه دلیل در برخی از دستگاه‌ها برای اتصال مدارها به یکدیگر از سوکت نر و ماده استفاده نمی‌کنند؟ نتیجه را در قالب یک گزارش ارائه دهید.

- ☒ مدار تقویت‌کننده صوتی را در قسمت مناسبی از جعبه پیچ کنید. اتصالات مربوط به ورودی صدا و تغذیه را برقرار کنید. سپس مدار کلید الکترونیکی را با پیچ در فضای جعبه محکم کنید. اتصالات مربوط به رله و کلید فشاری را برقرار نمایید. شکل ۵-۱۴ نمای بیرون و درون پروژه را نشان می‌دهد.



شکل ۵-۱۴-نمای بیرون و درون

۵-۸ آشنایی با ترمینال (جک) بلندگو



شکل ۵-۱۶- جک بلندگو



شکل ۵-۱۵- ترمینال بلندگو



در سیستم‌های صوتی معمولاً برای اتصال سیم‌های بلندگو به دستگاه اصلی از ترمینال‌های فشاری استفاده می‌شود. سیم به راحتی بدون استفاده از ابزار خاصی در این ترمینال‌ها قرار می‌گیرد. این مدل از ترمینال‌ها را در شکل ۵-۱۵ مشاهده می‌کنید. در این ترمینال‌ها از ورودی به رنگ قرمز برای اتصال سیم مشیت و رنگ مشکی برای سیم منفی استفاده می‌شود. همچنین می‌توان از جک بلندگو مانند شکل ۵-۱۶ استفاده کرد. این جک‌ها در انواع مونو و استریو ساخته می‌شوند. چون این پروژه دارای خروجی مونو است باید از جک مونو استفاده کنید. البته از این مدل بیشتر برای هدفون استفاده می‌شود. شکل ۵-۱۷ استفاده از ترمینال بلندگو را در این پروژه نشان می‌دهد.

فصل سوم: پروژه کاربردی آنالوگ



شکل ۱۷-۵- استفاده از ترمینال بلندگو در پروژه (پشت جعبه)

فعالیت

چند نمونه جعبه دستگاه‌های الکترونیکی را باز کنید و چیدمان داخل آنها را به طور دقیق بررسی و مشاهده کنید. در ارتباط با کیفیت چیدمان، اتصال‌ها و نصب بُردها گزارش تهیه کنید و در قالب بیان مزایا و معایب هر دستگاه، از بُعد تعمیرات به کارگاه ارائه دهید.



کار عملی ۳



تکمیل پروژه تقویت کننده صوتی

هدف: آماده‌سازی نهایی پروژه
مواد، ابزار و تجهیزات: جعبه مناسب، مدار تقویت کننده، مدار کلید الکترونیکی یا کلید قطع و وصل معمولی، منبع تغذیه، سیم و دوشاخه، جک بلندگو، بُرد پخش MP³، سیم، پیچ برای محکم کردن قسمت‌های مختلف درون جعبه و چند نمونه دستگاه الکترونیکی مستعمل نصب شده در داخل جعبه.

- ۱- منبع تغذیه، تقویت کننده و مدار کلید الکترونیکی (در صورت موجود بودن) را با استفاده از پیچ مناسب در درون جعبه محکم کنید.
- ۲- بُرد MP³ و کلید را در روی جعبه و جک بلندگو را پشت آن نصب کنید. به این ترتیب پروژه را به اتمام برسانید.
- ۳- سیم‌کشی‌های نهایی را انجام دهید و در جعبه را ببندید.

الگوی پرسش

- ۱- تغذیه مدارهای مختلف الکترونیکی همواره به صورت DC است. صحیح غلط
- ۲- اگر مداری معیوب است اولین گام در فرایند عیب‌یابی بررسی.....مدار است.
- ۳- در روش ردیابی سیگنال از چه دستگاه‌هایی استفاده می‌شود؟ نام ببرید.

پیشنهاد برای هنرجویان علاقه‌مند

یکی دیگر از کاربردهای تقویت کننده صوتی که ساخته‌اید، استفاده از آن به عنوان یک اسپیکر رایانه است. برای این کار باید جعبه بلندگو بسازید و بلندگو را داخل آن قرار دهید. چنانچه به این کار علاقه‌مند هستید می‌توانید با مراجعه به اینترنت به ساخت جعبه بلندگو بپردازید.




نرم افزارهایی وجود دارند که کار محاسبات مربوط به جعبه بلندگو را انجام می‌دهند. با جستجو در اینترنت آنها را بباید و به کارگاه ارائه دهید.

۵-۹ آشنایی با مدارهای تغذیه پشتیبان (اضطراری) ساده

ممکن است در ساخت یک پروژه خاص، نیاز به منبع تغذیه اضطراری داشته باشد. دو روش ساده برای تولید و ساخت منبع تغذیه پشتیبان یا اضطراری پیشنهاد می‌شود.

استفاده از دیود

مدار برق اضطراری با استفاده از دیود در شکل ۵-۱۸ رسم شده است. زمانی که برق شهر برقرار است، نقطه A دارای ولتاژ بوده و دیود D₁ وصل و دیود D₂ قطع بودن است. دلیل قطع بودن D₂ این است که آند آن دارای ولتاژ بیشتری نسبت به کاتد آن است (آن حدود حداکثر ۱۶ ولت، کاتد ۹ ولت). به این ترتیب ولتاژ خروجی صافی به مدار مورد نظر (Circuit) می‌رسد. در صورت قطع شدن برق شهر، ولتاژ در نقطه A صفر می‌شود. در این حالت D₂ قطع و D₁ وصل است زیرا آند آن دارای ولتاژ ۹ ولت و کاتد آن صفر ولت است. در این شرایط ولتاژ ۹ ولت باقی (که تغذیه پشتیبان است) به مدار داده می‌شود. به این ترتیب با قطع برق شهر و صفر شدن ولتاژ خروجی ترانسفورماتور، به طور خودکار باقی تغذیه مدار را تأمین می‌کند.

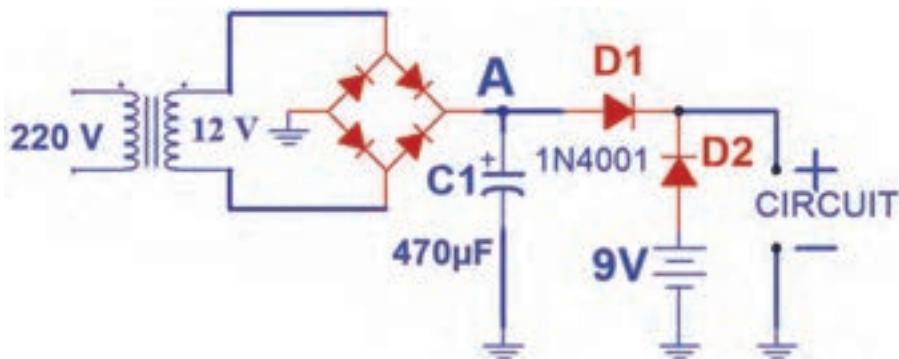


شکل ۵-۱۸- تغذیه اضطراری با دیود

بارش فکری: از طریق بارش فکری مزایا و معایب این مدار را بباید و جمع‌بندی کنید.

استفاده از رله

در مدار شکل ۵-۱۹ تغذیه اضطراری با استفاده از رله تأمین می‌شود. در هنگام وجود برق شهر، رله عمل می‌کند. کن tact های NO (پایه ۲- Normally Open) و کن tact مشترک (پایه ۱) متصل می‌شود و ولتاژ خروجی صافی به مدار مورد نظر می‌رسد. در صورت قطع برق شهر، رله هم خاموش شده و کن tact های NC (پایه ۳- Normally Close) و مشترک (پایه ۱) به هم متصل می‌شوند. در این حالت باقی ولتاژ ۱۲ ولت مدار را تأمین می‌کند. برای قطع و وصل باقی به مدار باید از کلید جداگانه استفاده شود. زیرا در لحظاتی که برق شهر وجود ندارد ولتاژ تغذیه باقی همواره به مدار وصل است.

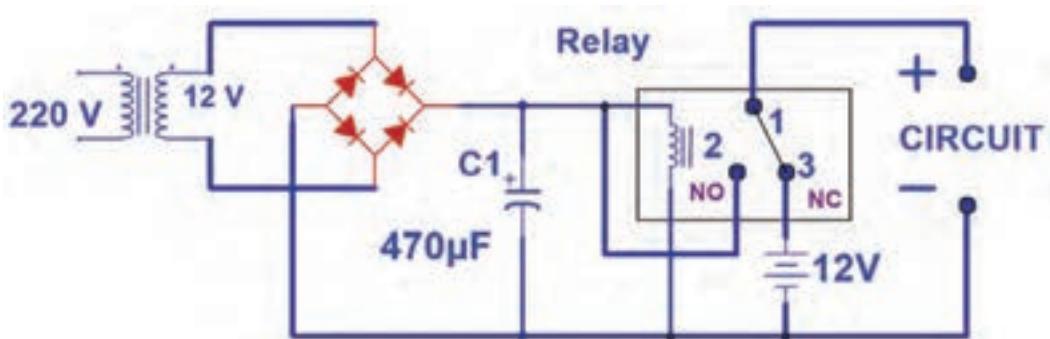

شکل ۵-۱۹- تغذیه اضطراری با رله

الگوی آزمون نظری پایان واحد یادگیری (۵)

- ۱- روش‌های عیب‌یابی مدارها را نام بده و هر کدام را به طور مختصر توضیح دهید.
 - ۲- چه ملاک‌هایی برای انتخاب یک جعبه برای پروژه به ذهن تان می‌رسد؟ شرح دهید.
 - ۳- از بدنه فلزی جعبه می‌توان به عنوان گرم‌افکن قطعات پُر وات استفاده کرد.
- صحیح □ غلط
- ۴- بُردهای پخش صوت Mp^3 چه امکاناتی دارند؟
 - ۵- چه کاربردهای دیگری برای بُردهای پخش کننده صوت Mp^3 به ذهن تان می‌رسد؟ شرح دهید.
 - ۶- دو مدل ترمینال بلندگو در این مبحث بررسی شدند. تفاوت هر کدام را ذکر نمایید.
 - ۷- دو مدار تغذیه پشتیبان برای مدارهای الکترونیکی در این مبحث معرفی شدند. مزايا و معایب هر کدام را نام ببرید.
 - ۸- در صورتی که یک آمپلی‌فایر در خروجی صدا ندارد ولی نویز وجود دارد، اشکال در چیست؟ برای این عیب، روند نمای عیب‌یابی تدوین کنید.

ارزشیابی شایستگی راهاندازی و عیب‌یابی پروژه آنالوگ

شرح کار: ۱- تشریح تغذیه مدارهای الکترونیکی ۲- اتصال تغذیه به بُرد پروژه و اندازه‌گیری ولتاژ و جریان مدار ۳- شرح روش‌های عیب‌یابی و دستگاه‌های مورد نیاز برای عیب‌یابی ۴- رفع عیب در صورت بروز عیب ۵- آماده‌سازی جعبه مناسب و اتصال قطعات و ابزار جانبی ۶- راهاندازی نهایی پروژه

استاندارد عملکرد: شاخص‌ها: ۱- تشریح تغذیه مدارهای الکترونیکی (۵ دقیقه) ۲- اتصال تغذیه به بُرد پروژه و اندازه‌گیری ولتاژ و جریان مدار (۱۰ دقیقه) ۳- شرح روش‌های عیب‌یابی و دستگاه‌های مورد نیاز برای عیب‌یابی (۱۰ دقیقه) ۴- رفع عیب در صورت بروز عیب (۱۵ دقیقه) ۵- آماده‌سازی جعبه مناسب و اتصال قطعات و ابزار جانبی (۳۰ دقیقه) ۶- راهاندازی نهایی پروژه (۱۰ دقیقه)

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات: مکان مناسب انجام کار با کف عایق یا آنتی استاتیک - نور مناسب برای کارهای ظرفیف - ابعاد حداقل ۶ مترمربع و دارای تهویه یا پنجره - دمای طبیعی (۱۸°C-۲۷°C) و مجهز به وسایل اطفای حریق - میز کار استاندارد با ابعاد L۱۸۰×D۸۰×H۸۰ cm - مجهز به فیوز حفاظت جان - فرد با لباس کار - انجام کار در حال نشسته یا ایستاده - رایانه - برگه اطلاعات قطعات - لوازم التحریر - وسایل سوراخ کاری فیبر - وسایل مونتاژ - قطعات پروژه - اسیلوسکوپ - سیگنال ژنراتور - منبع تغذیه

معیار شایستگی:

ردیف	مراحل کار	شرح روش‌های عیب‌یابی، تنظیم روند نما و دستگاه‌های موردنیاز برای عیب‌یابی	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	تشریح تغذیه مدارهای الکترونیکی		۱	
۲	اتصال تغذیه به بُرد پروژه و اندازه‌گیری ولتاژ و جریان مدار		۲	
۳	شرح روش‌های عیب‌یابی، تنظیم روند نما و دستگاه‌های موردنیاز برای عیب‌یابی		۱	
۴	رفع عیب در صورت بروز عیب		۲	
۵	آماده‌سازی جعبه مناسب و اتصال قطعات و ابزار جانبی		۲	
۶	راهاندازی نهایی پروژه		۲	
	شاپیستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: ۱- محافظت از دستگاهها ۲- دقت و مسئولیت‌پذیری ۳- شایستگی تفکر و یادگیری مدام‌العمر ۴- کارگروهی ۵- رعایت نکات زیست محیطی		۲	
*	میانگین نمرات *	حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.		