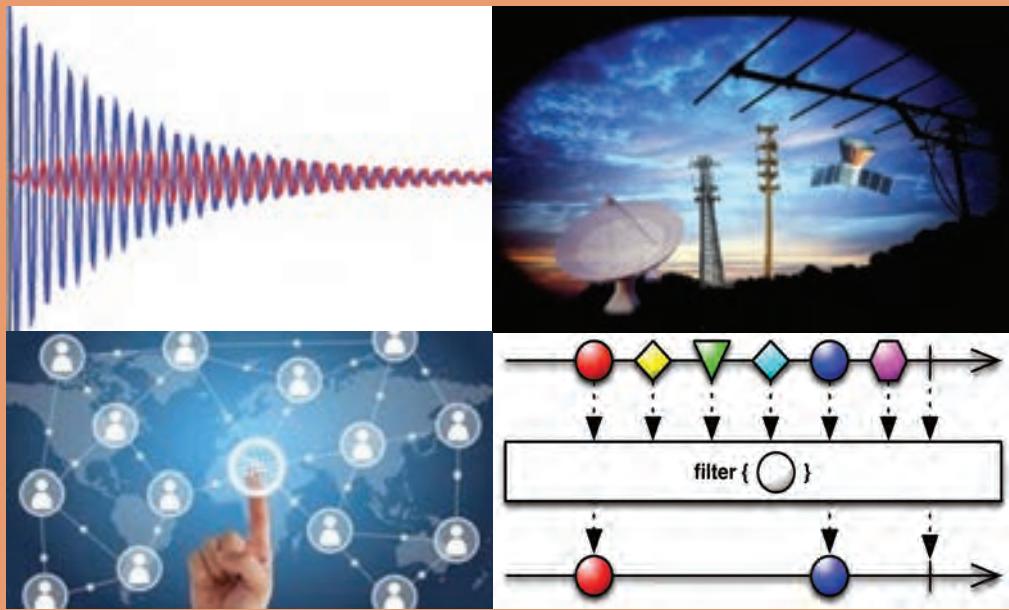


## پودمان ۴

### پروژه مخابراتی



عصر حاضر را عصر مخابرات و ارتباطات نامیده‌اند، ارتباطات و مخابره اطلاعات، ابزاری مهم برای تصمیم‌گیری به شمار می‌آید، همچنین تعامل بین انسان‌ها و انتقال دانش و رشد فناوری و استفاده از آن فraigیر شده است. همه مردم با توجه به مزیت‌های سامانه‌های مخابراتی از آن برای انجام کارهای روزمره خود استفاده می‌کنند. سامانه‌های مخابراتی از تلگراف و تلفن شروع شده و به سمت اینترنت و شبکه‌های تلویزیونی و موبایل سوق پیدا کرده است. تأثیر این ابزار در زندگی روزمره افراد کاملاً مشهود و قابل ملاحظه است. استفاده از سامانه‌های مخابراتی در کنار سایر سامانه‌ها به عنوان سامانه انتقال اطلاعات و کنترل، از پیامدهای پیشرفتهای صنعتی است. یکی از موارد استفاده از ارتباطات و مخابرات در مدیریت هوشمند ساختمان (BMS) می‌باشد. بنابراین کسب دانش در مورد مبانی مخابرات و آزمایش روی مدارهای کاربردی مخابراتی و اجرای پروژه‌های مرتبط با آن از ضروریات داشته‌های دانش‌آموختگان رشته الکترونیک است.

## واحد یادگیری ۶

### ساخت پروژه کاربردی مخابراتی

#### آیا قابه حال فکر کرده‌اید

- فرکانس‌ها چگونه دسته‌بندی می‌شوند و هر محدوده فرکانسی چه کاربردی دارد؟
- چه مدارهایی فرکانس‌های مختلف را از یکدیگر جدا می‌کنند؟
- چگونه می‌توانیم با منبع DC، موج متناوب تولید کنیم؟
- پیام‌های صوتی و تصویری چگونه در فضا پخش و ارسال می‌شوند؟
- آیا با عملکرد سامانه‌های مخابراتی مانند تلفن و موبایل آشنا هستید؟
- انتقال داده‌ها از طریق تلفن جهت کنترل دستگاه‌ها چگونه انجام می‌شود؟
- سامانه‌های مخابراتی چه کاربردی در کنترل دستگاه‌ها دارند؟
- چه ضرورتی برای هوشمندسازی ساختمان‌ها وجود دارد؟
- سامانه‌های کنترلی در ساختمان هوشمند چگونه عمل می‌کنند؟

یکی از مهم‌ترین امواجی که در زندگی روزمره با آن سروکار داریم، امواج صوتی و تصویری است. از طریق این امواج با هم گفت‌و‌گو و تبادل اطلاعات می‌کنیم. در مخابرات دسته‌بندی امواج، کاربرد آنها و چگونگی ارسال و دریافت پیام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. لذا در این واحد یادگیری، در مورد انواع فرکانس‌ها، کاربرد آنها، چگونگی جداسازی فرکانس‌ها از یکدیگر، اصول نوسان‌سازی و شناخت انواع مدولاسیون بحث می‌کنیم و به انجام برخی آزمایش‌های مرتبط به صورت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری می‌پردازیم و در نهایت یک پروژه مخابراتی را درباره ساختمان‌های هوشمند به‌اجرا در می‌آوریم. یادآور می‌شود درباره مدارهای ساختمان‌های هوشمند مانند سامانه اعلام حریق، دوربین مدار بسته و آنتن مرکزی در پایه دوازدهم بحث خواهد شد. پروژه مخابراتی ارائه شده در این کتاب نیمه‌تجویزی بوده و با توجه به نیاز به امکانات و علاقه هنرآموزان و هنرجویان قابل تغییر است، به عبارت دیگر می‌توانید با توجه به محیطی که در آن کار می‌کنید یک پروژه را انتخاب کرده و اجرا نمایید. در تمام مراحل یادگیری، توجه به شایستگی‌های غیرفنی، مانند کارگروهی، رعایت نظم و ترتیب، توجه به فناوری‌های نوین و رعایت نکات ایمنی و زیستمحیطی مهم بوده و باید در مراحل انجام کار به آنها توجه شود.

#### استاندارد عملکرد

### راه‌اندازی و عیب‌یابی پروژه کاربردی مخابراتی با رعایت استانداردهای تعریف شده

## ۱-۶ مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز

ابزار عمومی برق یا الکترونیک - لوازم التحریر - منبع تغذیه - مولتی متر - اسیلوسکوپ - سیگنال ژنراتور - رایانه - نرم افزار مناسب - وسایل لحیم کاری - مواد پاک کننده - دریل - مته مناسب - قطعات الکترونیکی مورد نیاز پژوهه مشخصات فنی تجهیزات و تعداد آن در سند برنامه درسی آمده است.

## ۲-۱۶ اجزاء سامانه های مخابراتی و نحوه ارتباط رادیویی


فیلم



فیلم سامانه های مخابراتی و طبقه بندی فرکانس ها را بینید.

هر سامانه مخابراتی شامل بخش های فرستنده (Transmitter)، کanal ارتباطی (Channel) و گیرنده (Receiver) است.

در یک سامانه مخابراتی ساده، دهن انسان نقش فرستنده، هوا نقش کanal ارتباطی و گوش نقش گیرنده را دارد.

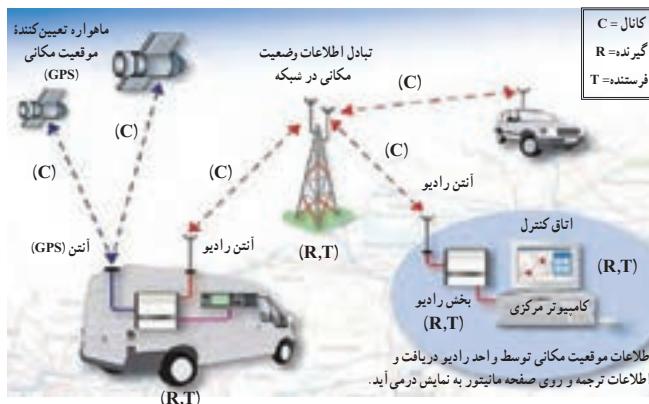

شکل ۱-۶ سامانه ارتباط رادیویی

در شکل ۱-۶ یک سامانه ارتباطی رادیویی ترسیم شده است. در این سامانه فرستنده رادیویی از طریق آنتن (Antenna) (A) امواج را در فضا پخش می کند. آنتن گیرنده، امواج رادیویی منتشر شده از فرستنده را از فضا دریافت می کند. کanal ارتباطی در این سامانه، فضای بین فرستنده و گیرنده است. یادآور می شود که امواج ارسالی از آنتن فرستنده از نوع امواجی است که رفتاری مشابه امواج نورانی دارد و با سرعتی تقریباً برابر با سرعت نور در فضا حرکت می کند.

اجزاء سامانه های مخابراتی (فرستنده، کanal و گیرنده) را در تلویزیون و تلفن همراه نام ببرید و تفاوت آنها را شرح دهید.

فکر کنید



### ۳-۶ دسته‌بندی فرکانس‌ها

☒ علل دسته‌بندی فرکانس و واحدهای آن: فرکانس‌های مختلف در مدارهای الکتریکی و الکترونیکی رفتارهای متفاوتی از خود نشان می‌دهند. همین رفتار متفاوت است که برای هر مورد کاربرد ویژه‌ای را فراهم می‌کند. بدین سبب، فرکانس‌ها را در دسته‌بندی‌های مختلف طبقه‌بندی می‌کنند.

☒ دسته‌بندی عمومی فرکانس‌ها: تنوع تقسیم‌بندی فرکانس بسیار زیاد است. در این واحد یادگیری بیشتر به تقسیم‌بندی کلی فرکانس‌ها با تأکید روی فرکانس‌های رادیویی می‌پردازیم. فرکانس‌های کم و فرکانس‌های رادیویی را به محدوده‌های کوچک‌تری نیز تقسیم می‌کنند که حالت عمومی دارد. در این روش هر محدوده را باند فرکانسی (Frequency Band) می‌نامند. در جدول ۳-۶ این نوع تقسیم‌بندی را آورده‌ایم. توجه داشته باشید که این روش تقسیم‌بندی فرکانس‌ها با حاصل ضرب عدد ۳ در توان‌های صحیح عدد ۱۰ انجام شده است.


جدول ۳-۶ تقسیم‌بندی باندهای فرکانسی

ردیف	محدوده فرکانسی	نام باند	نماد (علامت)	نام باند به زبان اصلی
۱	۳ - ۳۰ Hz	بی‌نهایت کم	ELF	Extremely Low Frequency
۲	۳۰ - ۳۰۰ Hz	فوق‌العاده کم	SLF	Supper Low Frequency
۳	۳۰۰ - ۳۰۰۰ Hz	خیلی خیلی کم	ULF	Ultra Low Frequency
۴	۳ - ۳۰ KHz	خیلی کم	VLF	Very Low Frequency
۵	۳۰ - ۳۰۰ KHz	کم	LF	Low Frequency
۶	۳۰۰ KHz - ۳ MHz	متوسط	MF	Medium Frequency
۷	۳ - ۳۰ MHz	زیاد	HF	High Frequency
۸	۳۰ - ۳۰۰ MHz	خیلی زیاد	VHF	Very High Frequency
۹	۳۰۰ MHz - ۳ GHz	خیلی خیلی زیاد	UHF	Ultra High Frequency
۱۰	۳ GHz - ۳۰ GHz	فوق‌العاده زیاد	SHF	Supper High Frequency
۱۱	۳۰ - ۳۰۰ GHz	بی‌نهایت زیاد	EHF	Extra High Frequency

با توجه به شکل ۳-۶ جدول ۳-۶ را کامل کنید.

فعالیت‌گروهی



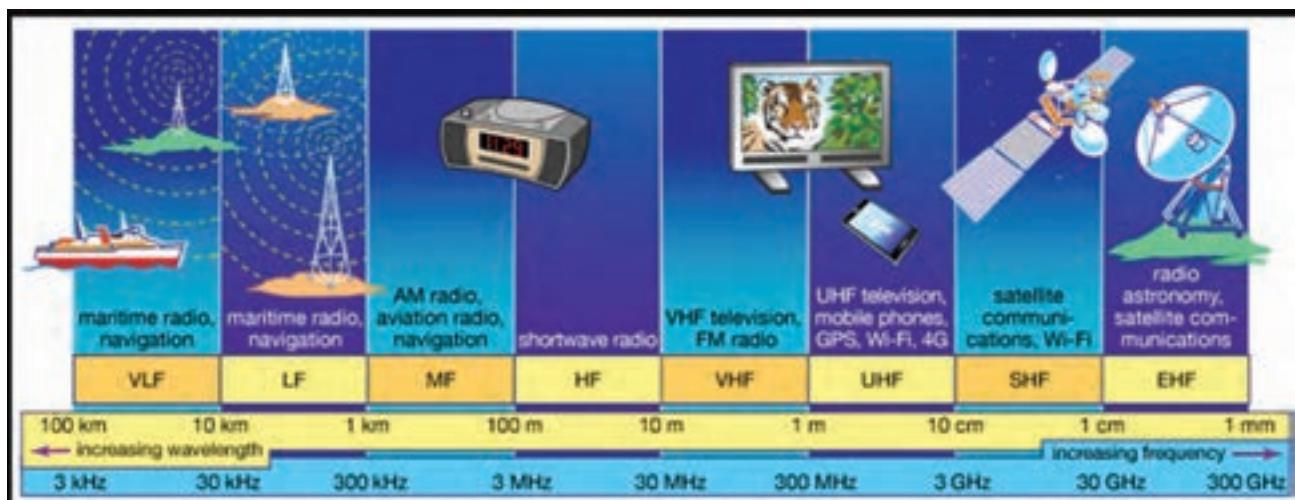

شکل ۶-۲ باندهای فرکانسی و کاربرد آنها

جدول ۶-۲

ردیف	باند	فاصله فرکانسی	کاربرد
۱	VLF		
۲	LF		
۳	MF		
۴	HF		
۵	VHF		
۶	UHF		
۷	SHF		
۸	EHF		

در مورد محدوده فرکانس تصویر (ویدئو) و سایر باندهای فرکانس که در این دسته‌بندی نیامده است، تحقیق کنید و نتیجه را به صورت یک گزارش ارائه دهید.

پژوهش



## الگوی پرسش

۱- در گفت و گوی بین دو انسان، دهان انسان به عنوان ..... و گوش انسان دیگر به عنوان ..... عمل می کند.

۲- ساده ترین سامانه مخابراتی را در دو سطر شرح دهید.

۳- کanal ارتباطی را تعریف کنید و برای آن چند مثال بزنید.

۴- به چه دلیل فرکانس ها را طبقه بندی می کنند؟ شرح دهید.

۵- موج کوتاه رادیو در فاصله ۳۰۰ کیلوهرتز تا ۳ مگاهرتز قرار دارد (با مراجعه به جدول ۶-۱).

صحیح  غلط

۶- فرکانس های محدوده  $30\text{ GHz}$  تا  $300\text{ GHz}$  کدام است؟  
EHF (۴)      SHF (۳)      UHF (۲)      VHF (۱)


## ۶-۶ فیلترها (Filters)

فیلم



فیلم فیلترها و کاربرد آنها را ببینید.

فیلترها مدارهایی هستند که فرکانس یا باند فرکانسی معینی را از میان سایر فرکانس ها انتخاب می کنند. فیلترهای الکترونیکی از نظر نوع کار مشابه فیلتر هوای اتومبیل یا فیلتر آب هستند. در شکل ۶-۳ مقایسه فیلترهای الکترونیکی با فیلترهای معمولی آمده است. در فیلترهای معمولی مکانیکی برای صاف کردن مایعات از یک لایه نازک کاغذی، پارچه ای یا پلاستیکی استفاده می کنند. در فیلترهای الکترونیکی برای جداسازی فرکانس ها از یکدیگر، ترکیب اجزای الکترونیکی مانند سلف، خازن و مقاومت به کار می رود. در شکل الف-۶-۳ یک فیلتر مکانیکی ترسیم شده است. در این فیلتر یک لایه پارچه منفذ دار نقش فیلتر کردن را بر عهده دارد. در شکل ب-۶-۳ به ورودی فیلتر الکترونیکی، پنج فرکانس مختلف وارد می شود و از میان این پنج فرکانس دو فرکانس انتخاب و جدا شده است. همان طور که در شکل نشان داده شده است عمل فیلتر کردن با ترکیب عناصری مانند خازن، سیم پیچ و مقاومت صورت می گیرد.

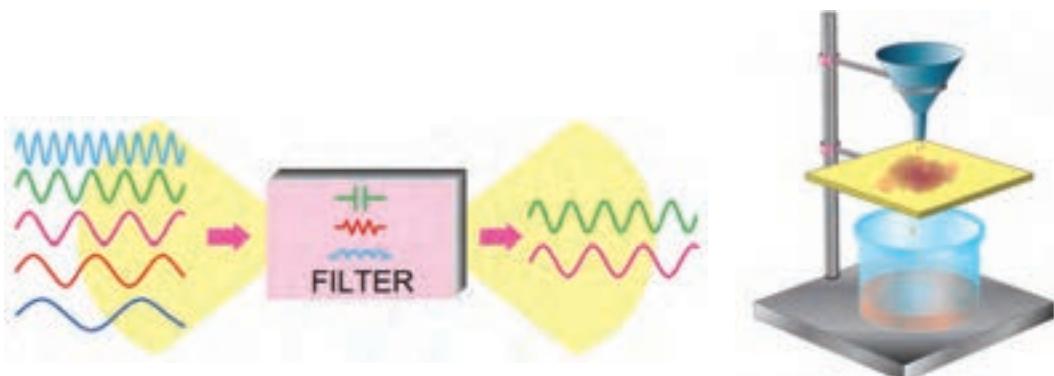

ب) فیلتر الکترونیکی

الف) فیلتر مایعات

شکل ۶-۳ مقایسه فیلتر مکانیکی و الکترونیکی

فعالیت



با مراجعه به منابع مختلف اطلاعات مورد نیاز برای پاسخ دادن به سؤالات زیر را به دست آورید. سپس به سؤالات پاسخ دهید.


- چند نمونه فیلتر مکانیکی را نام ببرید و درباره عملکرد و کاربرد آنها توضیح دهید.
- از نظر جداسازی فرکانس‌ها، چند نوع فیلتر وجود دارد، فقط نام ببرید. آیا فیلترهای الکترونیکی قابل مقایسه با فیلترهای مکانیکی هستند؟ با ذکر مثال شرح دهید.

### محدوده فرکانسی فیلتر (Filter Band Width)


محدوده فرکانسی فیلتر عبارت است از مجموعه فرکانس‌هایی که فیلتر می‌تواند از خود عبور دهد. این محدوده فرکانسی را پهنه‌ای باند یا پاسخ فرکانسی فیلتر می‌نامند. شکل ۶-۴ این محدوده را نشان می‌دهد.

#### فیلتر ایده‌آل

فیلتر ایده‌آل فیلتری است که در خروجی آن دقیقاً فرکانس‌های معین و از پیش تعیین شده ظاهر می‌شود. مثلًاً اگر قرار است فرکانس‌هایی را که در محدوده باند فرکانسی ۱۰۰ کیلوهرتز تا ۱۵۰ کیلوهرتز قرار دارد در خروجی داشته باشیم، دقیقاً باید فقط این فرکانس‌ها را در خروجی داشته باشیم. در شکل ۶-۵ منحنی پاسخ فرکانسی فیلتر ایده‌آل آمده است.

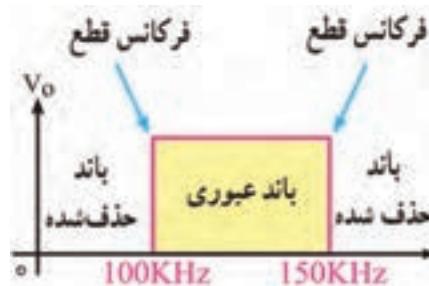

شکل ۶-۵ منحنی پاسخ فرکانسی فیلتر ایده‌آل

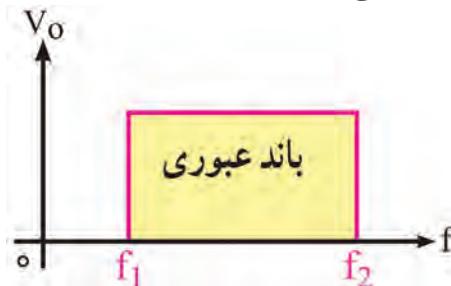

شکل ۶-۶ محدوده فرکانسی فیلتر

#### فیلتر واقعی (Real Filter)

به علت استفاده از مقاومت، سلف و خازن در فیلترها، نمی‌توانیم پاسخ فرکانسی ایده‌آل داشته باشیم، زیرا این عناصر نمی‌توانند یک کلید عمل کنند و فرکانس‌های ناخواسته را در لحظه تعیین شده حذف کنند. در این حالت دامنه فرکانس‌های ناخواسته به تدریج کم می‌شود تا به صفر می‌رسد. در شکل الف-۶-۶ منحنی پاسخ فرکانسی فیلتر واقعی ترسیم شده است.

#### فرکانس قطع فیلتر (Cut Off Frequency)


فیلم



فیلم انواع فیلترها را از نظر فرکانس قطع ببینید.

حد فرکانس قابل قبول در خروجی فیلتر را فرکانس قطع فیلتر می‌نامند. فیلترها با توجه به کاربرد و ساختمندی توانند دارای یک، دو یا چند فرکانس قطع باشند. در فیلترهای ایده‌آل فرکانس قطع دقیقاً روی فرکانس مورد نظر قرار می‌گیرد. در شکل ۶-۷ فرکانس‌های قطع فیلتر ایده‌آل برابر با  $f_1$  و  $f_2$  است. در فیلترهای واقعی

ولتاژ خروجی به تدریج به حداقل ولتاژ ورودی، یا صفر می‌رسد، از این‌رو نقاط متعددی وجود دارد که می‌تواند به عنوان فرکانس قطع فیلتر انتخاب شود. طبق تعریف در فیلترهای واقعی، فرکانس قطع فیلتر ( $f_c$ ) عبارت است از فرکانسی که در آن فرکانس، تطابق توان صورت می‌گیرد و نیمی از توان ورودی به خروجی منتقل می‌شود. در این نقطه معمولاً  $70\text{dB}$  درصد ولتاژ ورودی در خروجی ظاهر می‌شود. این نقطه را نقطه نصف قدرت نیز می‌نامند. در شکل ب-۶ فرکانس قطع فیلتر واقعی نشان داده شده است.

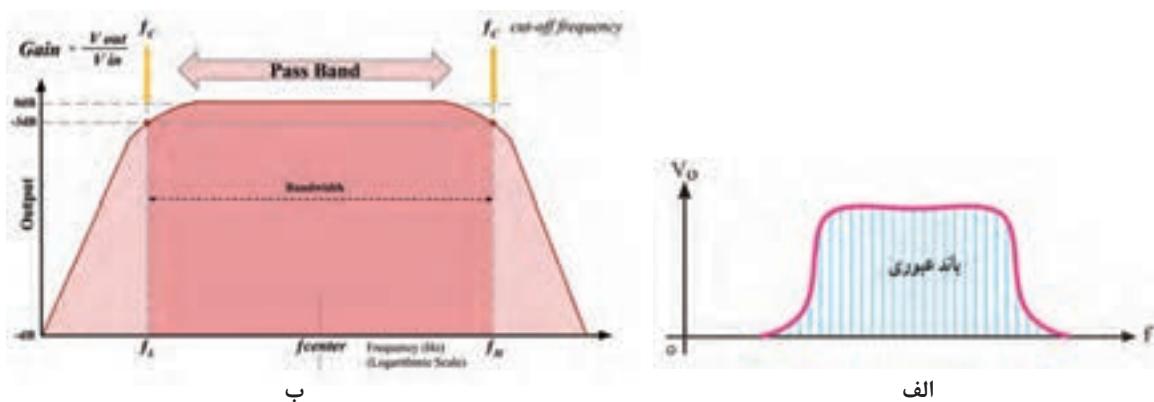

شکل ۶-۶ منحنی پاسخ فرکانسی و فرکانس قطع فیلتر واقعی

پژوهش

در شکل ب-۶ فرکانس‌های قطع فیلتر روی منحنی مشخصه پاسخ فرکانسی نشان داده شده است. محور عمودی بر حسب دسی‌بل (db) مدرج شده است. نقطه تقاطع خط  $-3\text{dB}$  با منحنی، فرکانس قطع ( $f_c$ ) و ( $f_H$ ) را نشان می‌دهد. با استفاده از آموخته‌های خود در زمینه لگاریتم و از منابع معتبر در مورد دسی‌بل و نقطه  $-3\text{dB}$ - پژوهش کنید و نتیجه را به کارگاه ارائه دهید.



### انواع فیلترها از نظر کاربرد


فیلترها از نظر کاربرد به چهار گروه تقسیم‌بندی می‌شوند:

☒ **فیلتر پایین‌گذر LPF (Low Pass Filter):** فیلتر پایین‌گذر فیلتری است که اجازه می‌دهد فرکانس‌هایی را از حد صفر تا مقدار معینی، که به عنوان فرکانس قطع مطرح می‌شود، از خود عبور دهد. در شکل الف-۶ پاسخ فرکانسی فیلتر پایین‌گذر را مشاهده می‌کنید. در شکل ب و پ-۷ دو نوع مدار فیلتر پایین‌گذر  $RL$  و  $RC$  ترسیم شده است.



شکل ۶-۷ پاسخ فرکانسی و مدار فیلتر پایین‌گذر

☒ **فیلتر بالاگذر HPF**: این فیلترها از یک فرکانس معینی به بالا را از خود عبور می‌دهند. اصول کار و ساختمان فیلترهای بالاگذر مشابه فیلترهای پایین‌گذر است، با این تفاوت که خروجی فیلتر بالاگذر، از نقطه مشخصی شروع به افزایش می‌کند. در شکل الف-۸-۶ پاسخ فرکانسی این فیلتر را مشاهده می‌کنید. در شکل ب-۸-۶ فیلتر RL بالاگذر را ملاحظه می‌کنید. خروجی این مدار از دو سر سلف (دو سر L) گرفته شده است. در شکل پ-۸-۶ فیلتر بالاگذر RC ترسیم شده است. خروجی این مدار برخلاف فیلتر پایین‌گذر از دو سر مقاومت R گرفته شده است.

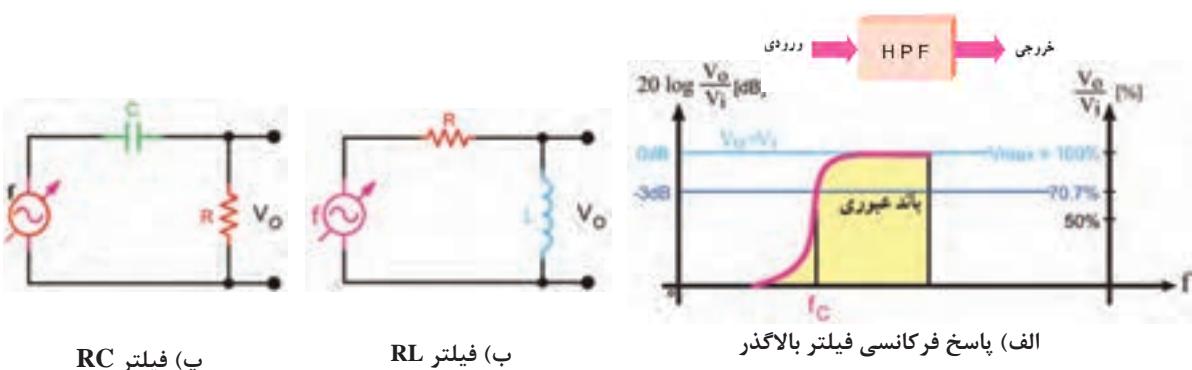

شکل ۸-۶ پاسخ فرکانسی و مدار فیلتر بالاگذر

برای محاسبه فرکانس قطع فیلترهای بالاگذر و پایین‌گذر RL و RC از فرمول‌های زیر استفاده کنید.

$$F_C = \frac{1}{2\pi RC} \quad \text{فرکانس قطع فیلتر RC:}$$

$$F_C = \frac{R}{2\pi L} \quad \text{فرکانس قطع فیلتر RL:}$$


نکته



کار عملی ۱



### بررسی پاسخ فرکانسی فیلتر پایین‌گذر به صورت نرم‌افزاری

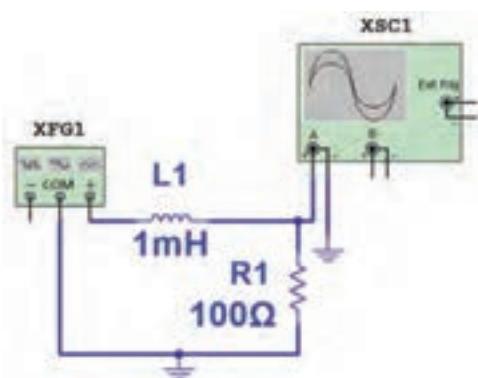

شکل ۸-۹ مدار فیلتر پایین‌گذر

هدف: به دست آوردن فرکانس قطع و منحنی پاسخ فرکانسی فیلتر پایین‌گذر

مواد، ابزار و تجهیزات: رایانه - نرم‌افزار مناسب -

لوازم التحریر

مراحل اجرای کار

۱- نرم‌افزار مولتی‌سیم یا هر نرم‌افزار مناسب دیگر را فعال کنید.

۲- مدار شکل ۸-۹ را در فضای نرم‌افزار بیندید.

۳- سیگنال ژنراتور را روی موج سینوسی و دامنه

۰ ولت پیک ( $V_{PK}$ ) (۱۰) تنظیم کنید.

نکته




برای اندازه‌گیری دقیق دامنه ولتاژ پیک تا پیک خروجی مدار فیلتر به‌ازای فرکانس‌های مختلف می‌توانید از پروب اندازه‌گیری (Measurement Probe) استفاده کنید. با اتصال این پروب به هر نقطه از مدار می‌توانید انواع ولتاژ و جریان را اندازه‌گیری کنید. این پروب در نوار ابزار نرم‌افزار وجود دارد.

- ۶- در فرکانس قطع دامنه موج خروجی فیلتر چند درصد دامنه موج ورودی است؟ .....  
 ۷- منحنی پاسخ فرکانسی فیلتر را با مقیاس مناسب در نمودار شکل ۶-۱۰ رسم کنید. روی منحنی، فرکانس قطع را مشخص کنید.

جدول ۶-۳

$V_{opp}$ (V)	فرکانس (KHZ)	ردیف
	۱	۱
	۵	۲
	۱۰	۳
	$f_C$	۴
	۲۵	۵
	۵۰	۶

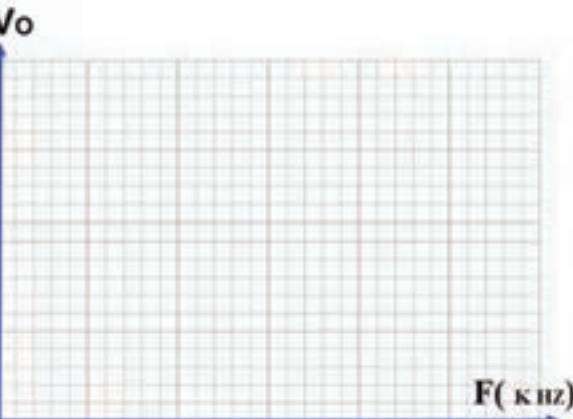


شکل ۶-۱۰

کار عملی ۲



بررسی پاسخ فرکانسی فیلتر بالاگذر با قطعات واقعی (سخت‌افزاری)

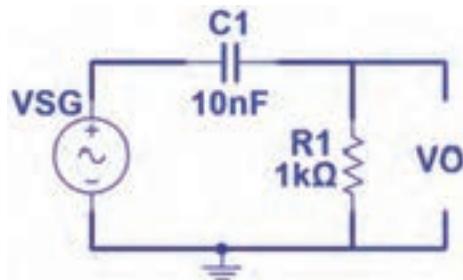هدف: به دست آوردن فرکانس قطع و منحنی پاسخ فرکانسی فیلتر بالاگذر مواد، ابزار و تجهیزات: سیگنال ژنراتور یک دستگاه - اسیلوسکوپ یک دستگاه - برد بُرد یک قطعه - مقاومت  $1000 \Omega$  اهم  $\frac{1}{4}$  وات یک عدد - خازن  $10 nF$  یک عدد - سیم برد بُرد - سیم‌های رابط - لوازم التحریر مراحل اجرای کار  
 ۱- مدار شکل ۶-۱۱ را روی برد بیندید.



۲- سیگنال زنر اتور را روی موج سینوسی و دامنه ۴ ولت پیک تا پیک ( $4V_{pp}$ ) تنظیم کنید.

۳- فرکانس قطع فیلتر را با استفاده از رابطه محاسبه و یادداشت کنید.

$$f_C = \frac{1}{2\pi R_C}$$

۴- فرکانس موج سینوسی را مطابق جدول ۶-۴ تغییر دهید و دامنه موج خروجی را به کمک اسیلوسکوپ اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

۵- در فرکانس قطع دامنه موج خروجی فیلتر چند درصد دامنه موج ورودی است؟


نکته



در هر مرحله که فرکانس را تغییر می‌دهید دامنه سیگنال ورودی حتماً باید روی  $4V_{pp}$  ثابت باشد.

جدول ۶-۴

ردیف	فرکانس (KHZ)	$V_{opp}(V)$
۱	۱	
۲	۵	
۳	۱۰	
۴	$f_C$	
۵	۲۵	
۶	۵۰	

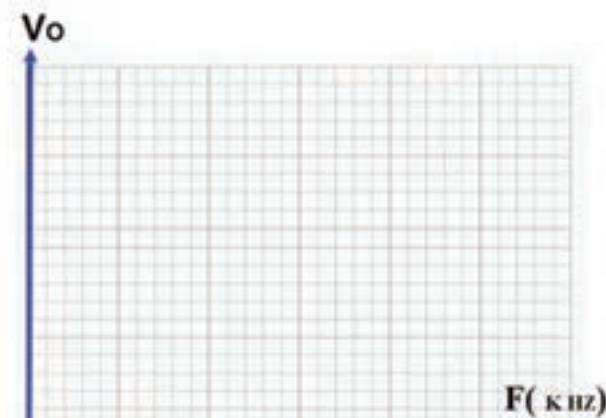

شکل ۶-۱۲

### الگوی پرسش

۱- فیلتر مکانیکی را با فیلتر الکترونیکی مقایسه کنید.

۲- فیلتر ایدهآل و فیلتر واقعی را تعریف کنید و منحنی پاسخ فرکانسی آنها را با هم مقایسه کنید.

۳- فرکانس قطع فیلتر را تعریف کنید و فرمول محاسبه آن را برای فیلتر RC و RL بنویسید.

۴- در فرکانس قطع دامنه ولتاژ خروجی فیلتر برابر ( $\frac{1}{\sqrt{2}}$  یا  $0.707$ ) دامنه ولتاژ ورودی فیلتر است.

صحیح  غلط




فیلم عملکرد فیلترهای میان‌گذر و حذف باند را ببینید و نکات مهم آن را یادداشت کنید.

### (Band Pass Filters) BPF

فیلترهای میان‌گذر فیلترهایی هستند که اجازه عبور باند فرکانسی معینی را می‌دهند. این فیلترها را فیلترهای عبور باند نیز می‌نامند. در فیلترهای میان‌گذر از مدارهای ترکیبی مقاومت، سلف و خازن به صورت سری و موازی استفاده می‌شود.


☒ **فیلتر حذف باند (Band Reject Filter = Notch filter BRF)**: فیلترهای حذف باند فیلترهایی هستند که باند معینی از فرکانس را حذف می‌کنند. این فیلترها از نظر چگونگی عملکرد، مشابه فیلترهای میان‌گذرند. با این تفاوت که باند خروجی آنها با هم متفاوت است.

☒ **أنواع فیلترهای میان‌گذر و حذف باند:** همان‌طور که اشاره شد فیلترهای میان‌گذر از نظر قطعاتی که در مدار وجود دارد با هم مشابه هستند، یعنی در هر دو نوع فیلتر از مقاومت، سلف و خازن استفاده می‌شود. در شکل ۶-۱۳ دو نوع فیلتر میان‌گذر را ملاحظه می‌کنید که در آنها از مدارهای LC سری و LC موازی استفاده شده است.

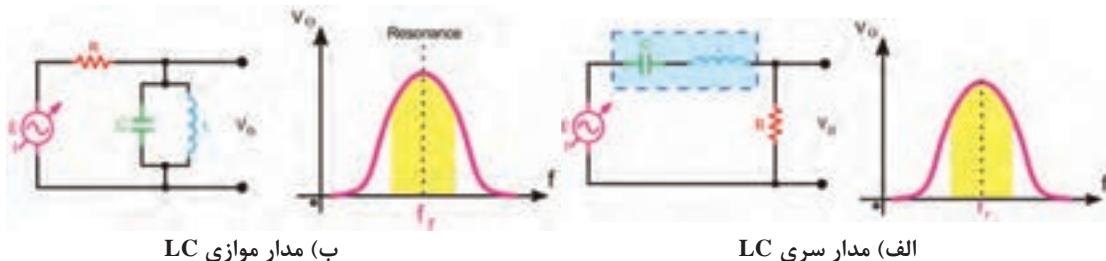

شکل ۶-۱۳ فیلتر میان‌گذر

در شکل ۶-۱۴ دو نمونه فیلتر حذف باند (میان‌نگذر) را مشاهده می‌کنید که از مدارهای LC سری و LC موازی در آنها استفاده شده است.

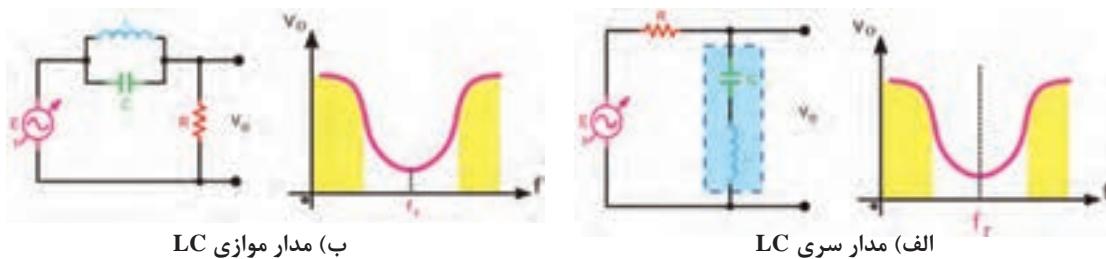

شکل ۶-۱۴ فیلتر حذف باند

**بارش فکری:** عملکرد فیلترهای داده شده در شکل‌های ۶-۱۳ و ۶-۱۴ را از طریق بارش فکری مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید. از روش حالت‌های کلیدی  $X_L$  و  $X_C$  در فرکانس‌های کم و زیاد استفاده کنید. مدارهای ترکیبی LC سری و موازی را مدارهای رزونانس یا تشدید می‌نامند.

فیلم



پژوهش



مدارهای رزونانس سری و موازی را ببینید.

با مراجعه به منابع مختلف بررسی کنید به چه دلیل فرکانس رزونانس مدارهای LC سری و موازی از

$$\text{رابطه } F_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

### مشخصه‌های فیلتر میان‌گذر

به طور کلی برای فیلترهای میان‌گذر سه مشخصه فرکانس رزونانس  $F_r$ , پهنهای باند BW و ضریب کیفیت Q تعریف می‌شود.


**(الف) فرکانس رزونانس (Resonance Frequency):** فرکانس رزونانس فیلترهای میان‌گذر از رابطه

$$F_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

**(ب) پهنهای باند (Band Width = BW):** پهنهای باند فیلتر میان‌گذر فاصله بین فرکانس‌های قطع بالا و قطع پایین است.

پهنهای باند از رابطه  $BW = F_H - F_L$  به دست می‌آید (شکل ۶-۱۵).

**(پ) ضریب کیفیت Q (Quality Factor):** این ضریب میزان تیزی منحنی مشخصه و پهنهای باند را تعیین می‌کند و مقدار آن از رابطه  $Q = \frac{F_r}{BW}$  به دست می‌آید. هر قدر ضریب کیفیت (Q) کمتر شود پهنهای باند بیشتر می‌شود. در شکل ۶-۱۶ منحنی پاسخ فرکانسی مدار رزونانس موازی با یک فرکانس رزونانس و دو مقدار Q متفاوت رسم شده است. مقدار Q مدار رزونانس بستگی به مقدار مقاومت اهمی مدار دارد. در این شکل محور افقی بر حسب فرکانس و محور قائم بر حسب بهره ولتاژ درجه‌بندی شده است.

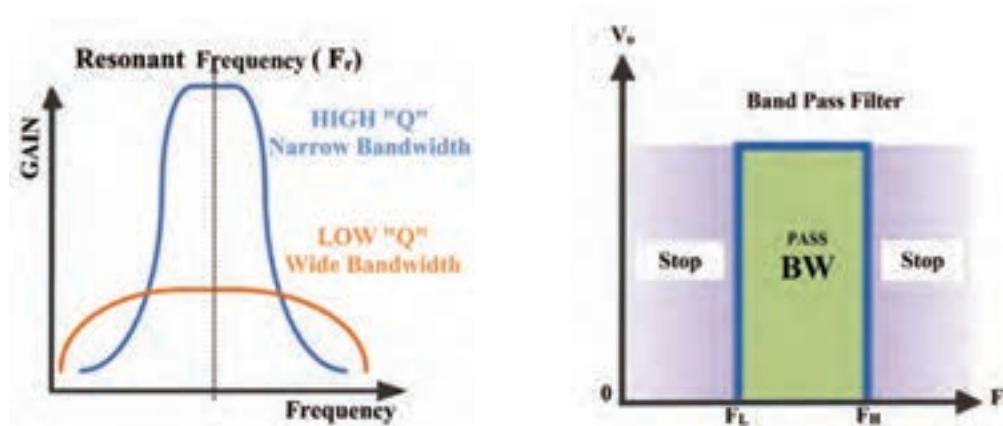

شکل ۶-۱۶ پهنهای باند فیلتر میان‌گذر با دو مقدار Q متفاوت

شکل ۶-۱۵ پهنهای باند فیلتر میان‌گذر




در مورد رابطه ضریب کیفیت ( $Q$ ) در مدارهای رزونانس سری و موازی و نقش مقدار مقاومت  $R$  در پهنهای باند تحقیق کنید و نتیجه را به کارگاه ارائه دهید.

### بررسی پاسخ فرکانسی فیلتر حذف باند به صورت نرم افزاری

**هدف:** به دست آوردن فرکانس رزونانس و منحنی پاسخ فرکانسی فیلتر حذف باند  
**مواد، ابزار و تجهیزات:** رایانه - نرم افزار مناسب - لوازم التحریر

#### مراحل اجرای کار

- ۱- نرم افزار مولتی سیم یا هر نرم افزار مناسب دیگر را فعال کنید.
- ۲- مدار شکل ۶-۱۷ را در فضای نرم افزار بیندید.
- ۳- سیگنال ژنراتور را روی موج سینوسی و دامنه ۵ ولت پیک ( $V_{PK}$ ) تنظیم کنید.
- ۴- فرکانس رزونانس فیلتر را با استفاده از رابطه

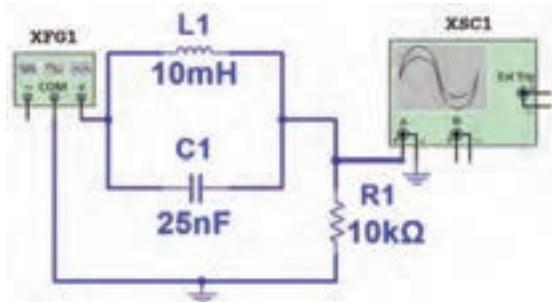


شکل ۶-۱۷ مدار فیلتر حذف باند

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

- ۵- فرکانس موج سینوسی را مطابق جدول ۶-۵ تغییر دهید و دامنه موج خروجی را به کمک اسیلوسکوپ نرم افزار اندازه بگیرید و یادداشت کنید.
- ۶- آیا در فرکانس رزونانس دامنه موج خروجی فیلتر کمترین مقدار را دارد؟
- ۷- منحنی پاسخ فرکانسی فیلتر را با مقایس مناسب در نمودار شکل ۶-۱۸ رسم کنید. روی منحنی، فرکانس رزونانس و فرکانس های قطع را مشخص کنید.

جدول ۶-۵

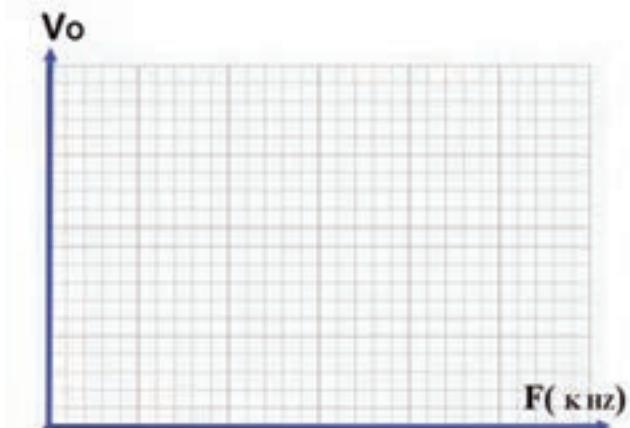

شکل ۶-۱۸

ردیف	فرکانس (KHZ)	$V_{opp} (V)$
۱	۱	
۲	۵	
۳	۸	
۴	$f_r$	
۵	۱۵	
۶	۲۰	



## بررسی پاسخ فرکانسی فیلتر میان‌گذر با قطعات واقعی

هدف: به دست آوردن فرکانس رزونانس و منحنی پاسخ فرکانسی فیلتر میان‌گذر مواد، ابزار و تجهیزات: سیگنال ژنراتور یک دستگاه - اسیلوسکوپ یک دستگاه - برد برد یک قطعه - مقاومت ۱۰ کیلواهرم  $\frac{1}{\omega}$  وات یک عدد - خازن  $22nF$  یک عدد - سلف  $10mH$  یک عدد - سیم برد برد - سیم‌های رابط - لوازم التحریر

## مراحل اجرای کار

۱- مدار شکل ۶-۱۹ را روی برد بیندید.


۲- سیگنال ژنراتور را روی موج سینوسی و دامنه ۴

ولت پیک تا پیک ( $V_{pp}$ ) تنظیم کنید.

۳- فرکانس رزونانس فیلتر را با استفاده از رابطه

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

$$f_r = ..... \text{ HZ}$$

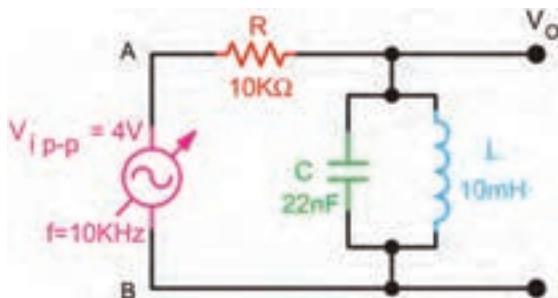

شکل ۶-۱۹

۴- فرکانس موج سینوسی را مطابق جدول ۶-۶ تغییر دهید و دامنه موج خروجی را به کمک اسیلوسکوپ اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

نکته

در هر مرحله که فرکانس را تغییر می‌دهید دامنه سیگنال ورودی باید روی  $V_{pp}$  ثابت باشد.




۵- آیا در فرکانس رزونانس، دامنه موج خروجی فیلتر بیشترین مقدار را دارد؟

۶- منحنی پاسخ فرکانسی فیلتر را با مقیاس مناسب در نمودار شکل ۶-۲۰ رسم کنید. روی منحنی، فرکانس رزونانس و فرکانس‌های قطع را مشخص کنید.

جدول ۶-۶


$V_{opp}(\text{V})$	فرکانس (KHZ)	ردیف
	۱	۱
	۵	۲
	۸	۳
	$f_r$	۴
	۱۵	۵
	۲۵	۶

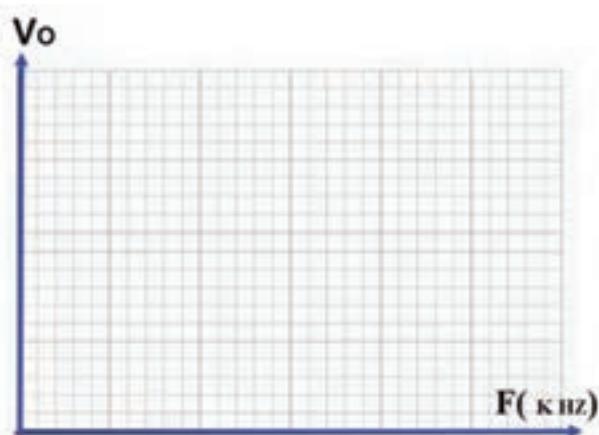


شکل ۶-۲۰

## الگوی پرسش

- ۱- فیلتر شکل ۶-۲۱ از نوع ..... باند با مدار رزونانس ..... است.  
 ۱) عبور - موازی      ۲) حذف - سری      ۳) حذف - موازی
- ۲- فیلتر شکل ۶-۲۲ از نوع ..... باند با مدار رزونانس ..... است.  
 ۱) عبور - موازی      ۲) حذف - سری      ۳) حذف - موازی
- ۳- دو نمونه فیلتر با مدار رزونانس سری رسم کنید و طرز کار هر یک را بنویسید.

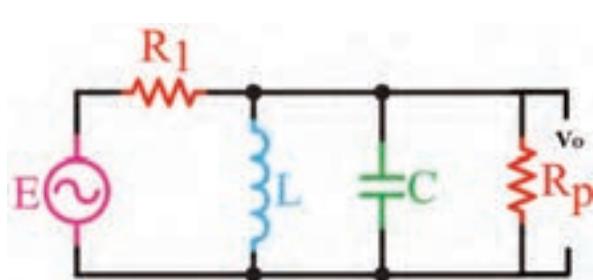

شکل ۶-۲۲

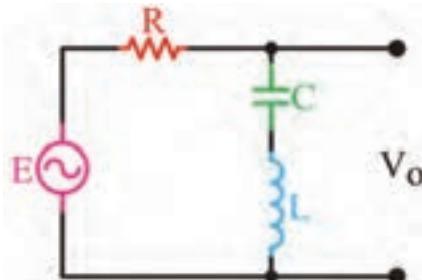

شکل ۶-۲۱

- ۴- دو نمونه فیلتر با مدار رزونانس موازی رسم کنید و عملکرد آنها را شرح دهید.  
**بارش فکری:** درباره چگونگی ارسال و دریافت امواج رادیویی، از طریق بارش فکری بحث کنید و نتیجه را در قالب یک گزارش دو صفحه‌ای جمع‌بندی کنید.


## ۶-۵ نوسان‌سازها (Oscillator)

فیلم



فیلم مدارهای فیدبک و چگونگی نوسان‌سازی در نوسان‌سازها را ببینید.


نوسان‌سازها مدارهای ویژه‌ای هستند که کاربرد نسبتاً گسترده‌ای در مدارهای مخابراتی دارند. بدون نوسان‌سازها ارسال و دریافت پیام‌های رادیویی امکان‌پذیر نیست. نوسان‌سازها یا مولدهای موج، در دستگاه‌هایی نظیر مولتی‌مترهای دیجیتالی، اسیلوسکوپ، گیرنده و فرستنده‌های رادیویی، رایانه‌ها، تایمراها و ماشین حساب‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. لذا می‌توان گفت نوسان‌ساز یکی از اجزاء اساسی دستگاه‌های الکترونیکی است.

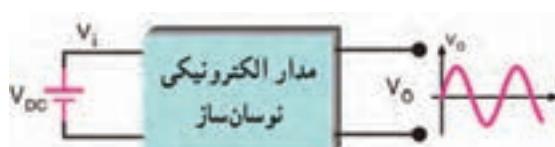

شکل ۶-۲۳ نقشه بلوکی نوسان‌ساز سینوسی

▣ **تعريف نوسان‌ساز:** نوسان‌ساز، مداری است که بدون اعمال سیگنال متناوب به ورودی آن، در خروجی، سیگنال متناوب تولید کند. شکل ۶-۲۳ نقشه بلوکی (بلوک دیاگرام) نوسان‌ساز سینوسی را نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌کنید به مدار الکترونیکی نوسان‌ساز، ولتاژ DC داده می‌شود و مدار نوسان‌ساز ولتاژ DC را به ولتاژ متناوب سینوسی تبدیل می‌کند. نوسان‌ساز ترجمه کلمه Oscillator است که

در متون فنی و محاوره عمومی آن را اسیلاتور نیز می‌نامند.

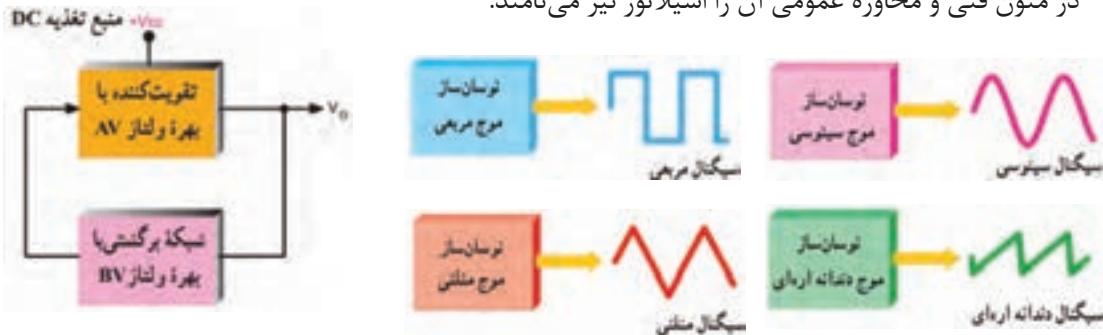

شکل ۶-۲۵ بلوک دیاگرام کلی نوسان‌ساز

شکل ۶-۲۴ انواع نوسان‌ساز با توجه به شکل موج تولیدی

### انواع نوسان‌ساز از نظر شکل موج تولیدی

نوسان‌سازها می‌توانند انواع شکل موج‌ها را به وجود آورند. در شکل ۶-۲۴ چهار نمونه نوسان‌ساز و شکل موج خروجی آنها به صورت بلوک دیاگرام ترسیم شده است. این نوسان‌سازها شامل نوسان‌سازهای موج سینوسی، مربعی، دندانه ارها و مثلثی است.

### اصول کار مدارهای نوسان‌ساز


نوسان‌سازها از یک طبقه تقویت‌کننده و طبقه‌ای به نام شبکه برگشتی یا فیدبک (Feed Back) تشکیل شده‌اند. شبکه برگشتی معمولاً بخشی از سیگنال خروجی تقویت‌کننده را به ورودی تقویت‌کننده برگشت می‌دهد. شکل ۶-۲۵ بلوک دیاگرام کلی نوسان‌ساز را نشان می‌دهد. هر مدار نوسان‌ساز نیاز به مدار تولید نوسان دارد که غالباً در شبکه برگشتی یا فیدبک گنجانده می‌شود.

### نیازهای اولیه برای نوسان‌سازی

در کلیه نوسان‌سازها باید شرایط و عوامل زیر وجود داشته باشد تا مدار به نوسان درآید.

**منبع انرژی:** منبع انرژی می‌تواند منبع تغذیه، باتری شیمیایی یا باتری نوری باشد.

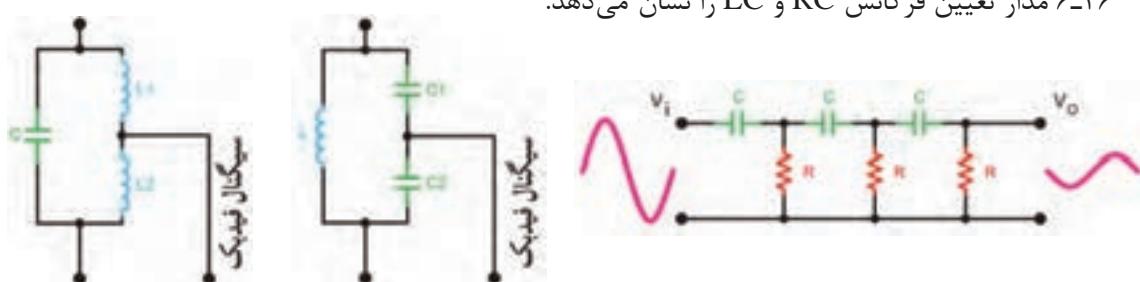**مدار تعیین‌کننده فرکانس:** این مدار معمولاً یک مدار رزونانس LC، مدار RC یا مدارهایی با مشخصات ویژه است. نوسان‌های اولیه برای شروع نوسان‌سازی، در این مدارها تولید می‌شود. شکل‌های الف، ب و پ ۶-۲۶ مدار تعیین فرکانس RC و LC را نشان می‌دهد.



پ) مدار رزونانس LC


ب) مدار رزونانس LC

الف) مدار رزونانس RC

شکل ۶-۲۶ مدارهای رزونانس RC و LC


**تقویت کننده:** مدار تقویت کننده معمولاً یکی از انواع تقویت کننده های ترانزیستوری یا IC است. سیگنال های اولیه تولید شده توسط مدار تعیین کننده فرکانس به وسیله مدار تقویت کننده تقویت می شود.

**مدار فیدبک یا باز خورد (Feed Back):** فیدبک به مفهوم انتقال بخشی از سیگنال خروجی به ورودی مدار است. در نوسان سازها قسمتی از سیگنال خروجی طوری به ورودی منتقل می شود که با آن هم فاز باشد. در این حالت فیدبک را مثبت یا Positive Feed Back می نامند. در صورتی که سیگنال برگشتی با سیگنال ورودی ۱۸۰ درجه اختلاف فاز داشته باشد به آن فیدبک منفی یا Negative Feed Back گویند. شکل ۶-۲۷ فیدبک مثبت را نشان می دهد.

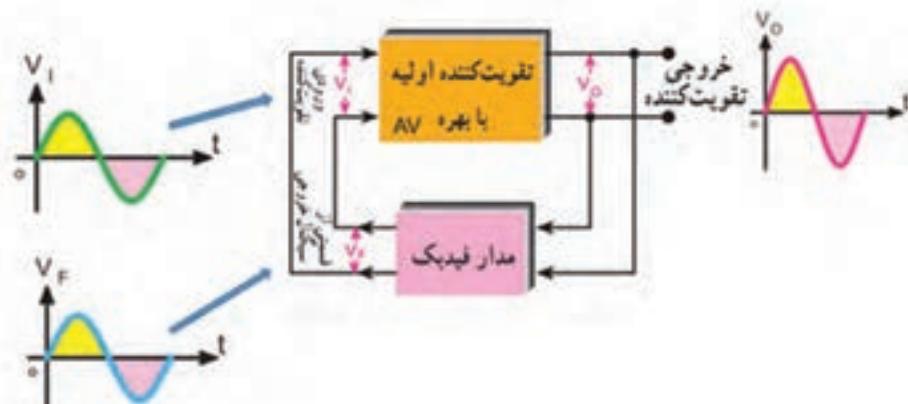


شکل ۶-۲۷ ایجاد فیدبک مثبت توسط شبکه برگشتی

در این حالت سیگنال خروجی مدار فیدبک با سیگنال ورودی تقویت کننده هم فاز است. در شکل ۶-۲۷ بین ورودی و خروجی تقویت کننده هیچ اختلاف فازی وجود ندارد. مدار فیدبک سیگنال خروجی را بدون اختلاف فاز به ورودی تقویت کننده برگشت می دهد. در شکل ۶-۲۸ سیگنال ورودی با ۱۸۰ درجه اختلاف فاز در خروجی و به صورت تقویت شده ظاهر می شود. در این حالت مدار فیدبک در سیگنال خروجی ۱۸۰ درجه اختلاف فاز ایجاد می کند تا سیگنال برگشتی با سیگنال ورودی تقویت کننده هم فاز شود.

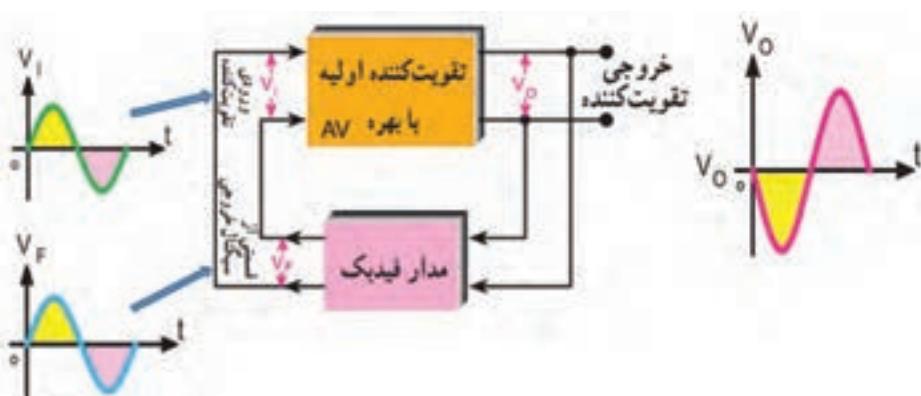

شکل ۶-۲۸ ایجاد فیدبک مثبت توسط شبکه برگشتی

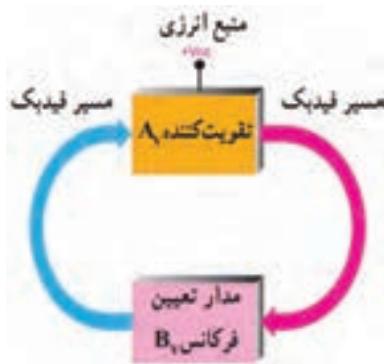


شکل ۶-۲۹ بخش‌های مورد نیاز برای نوسان‌سازی

نوسان‌های اولیه برای نوسان‌سازی به وسیله مدار تعیین‌کننده فرکانس تولید می‌شود. این نوسان‌ها توسط مدار تقویت‌کننده تقویت می‌شود و سپس از طریق مدار فیدبک به وروایی انتقال می‌یابد. اگر فیدبک مثبت باشد نوسان‌ها تداوم می‌یابد و پایدار می‌شود. در شکل ۶-۲۹ بخش‌های مورد نیاز جهت نوسان‌سازی به صورت بلوک دیاگرام ترسیم شده است.

#### اصل بارک‌هاوزن (Barkhausen Criterion)

بنابر اصل بارک‌هاوزن، زمانی نوسان‌های یک نوسان‌ساز پایدار می‌شود که حاصل ضرب بهره ولتاژ تقویت‌کننده ( $A_V$ ) در ضریب بهره ولتاژ مدار فیدبک ( $B_V$ ) برابر یک شود. تنها در این شرایط است که مدار دارای نوسان‌های پایدار می‌شود. در شکل ۶-۳۰ مفهوم اصل بارک‌هاوزن نشان داده شده است. با توجه به این اصل همواره باید بهره کل سامانه برابر با یک باشد تا نوسان‌های مدار تداوم یابد.

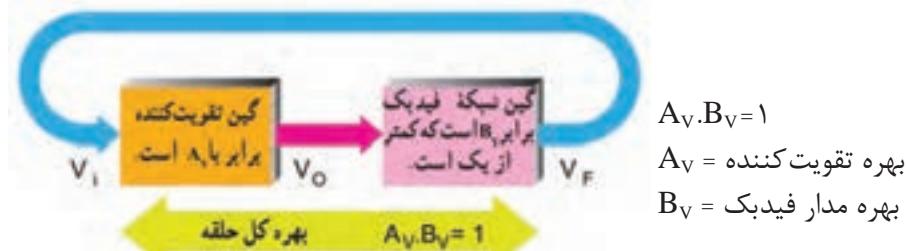

شکل ۶-۳۰ بررسی اصل بارک‌هاوزن

معمولًاً مدار فیدبک سیگنال را ضعیف می‌کند، در واقع ضریب بهره مدار فیدبک عددی کوچک‌تر از یک مثلاً  $A_V \times B_V = \frac{1}{10}$  است. اصل بارک‌هاوزن زمانی برقرار می‌شود که  $A_V = 10$  و  $B_V = 1$  باشند. شود.

نکته




برای تولید نوسان پایدار در مدار باید سه شرط  $A_V \times B_V = 1$ ، فیدبک مثبت و مدار تولید‌کننده نوسان وجود داشته باشد.

فعالیت

در صورتی که ضریب تقویت مدار تقویت‌کننده به کار رفته در یک نوسان‌ساز برابر با ۲۵ باشد، مقدار بهره مدار فیدبک را طوری به دست آورید که مدار دارای نوسان‌های پایدار باشد.



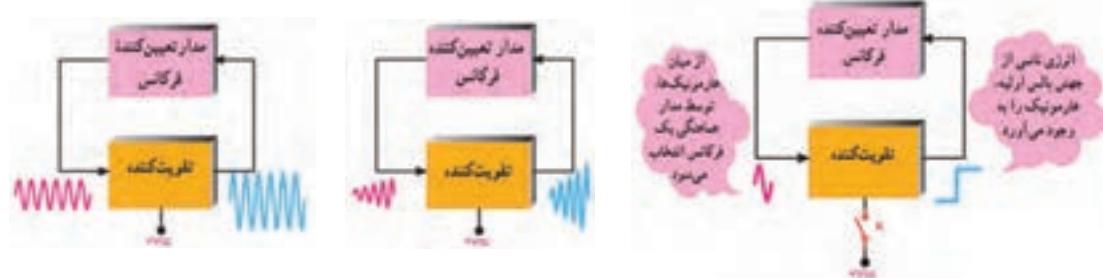- یک اسیلاتور چگونه به نوسان درمی‌آید؟ در شکل ۶-۳۱ سه مرحله از تولید نوسان‌ها در نوسان‌ساز نشان داده شده است. این سه مرحله به ترتیب عبارت‌اند از:
- الف) مرحله شروع کار یعنی روشن کردن دستگاه از طریق فعال کردن کلید
  - ب) تولید سیگنال اولیه
  - پ) مرحله پایدار شدن نوسان‌ها



الف) با فعال کردن کلید دستگاه روشن می‌شود      ب) سیگنال اولیه ساخته می‌شود      پ) نوسان‌ها پایدار می‌شود

شکل ۶-۳۱ مراحل تولید نوسان

نکته




### انواع نوسان‌سازهای سینوسی

فیلم




فیلم انواع نوسان‌سازهای سینوسی را ببینید.


همان‌طور که اشاره شده مدارهای نوسان‌ساز را از نظر نوع مدار تعیین کننده فرکانس و چگونگی انجام فیدبک، به دو دسته RC و LC تقسیم‌بندی می‌کنند. در مدارهای LC مدار تعیین کننده فرکانس، یک مدار هماهنگی موازی LC است. چون این مدار انرژی را در خود ذخیره می‌کند، آن را مدار تانک می‌نامند. در مدارهای RC، مدار تعیین کننده فرکانس یک مدار ترکیبی RC است. چون نوسان‌ساز LC بیشتر در فرستنده‌ها و گیرنده‌های رادیویی به کار می‌رود، در این فصل، به تشریح نوسان‌ساز با شبکه تولید فرکانس LC می‌پردازیم و سپس یک یا چند نمونه مدار نوسان‌ساز RC را تشریح می‌نماییم. در شکل‌های ۶-۳۲ الف - ب - پ انواع شبکه‌های تعیین فرکانس و فیدبک LC نشان داده شده است.

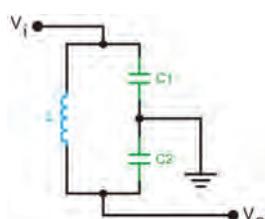

پ) تقسیم ولتاژ خازنی

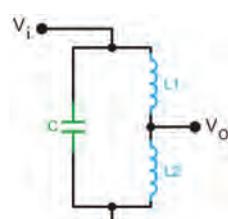

ب) تقسیم ولتاژ سلفی

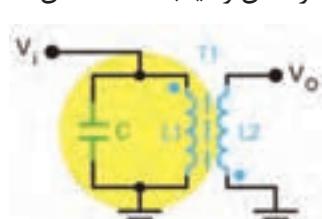

الف) ترانسفورماتوری


شکل ۶-۳۲ انواع شبکه‌های تعیین فرکانس LC



درباره هریک از مدارهای شکل ۶-۳۲ بحث کنید و ارتباط بین ولتاژ ورودی و خروجی را از نظر دامنه و اختلاف فاز تعیین کنید، نتیجه را در قالب یک گزارش ارائه دهید.
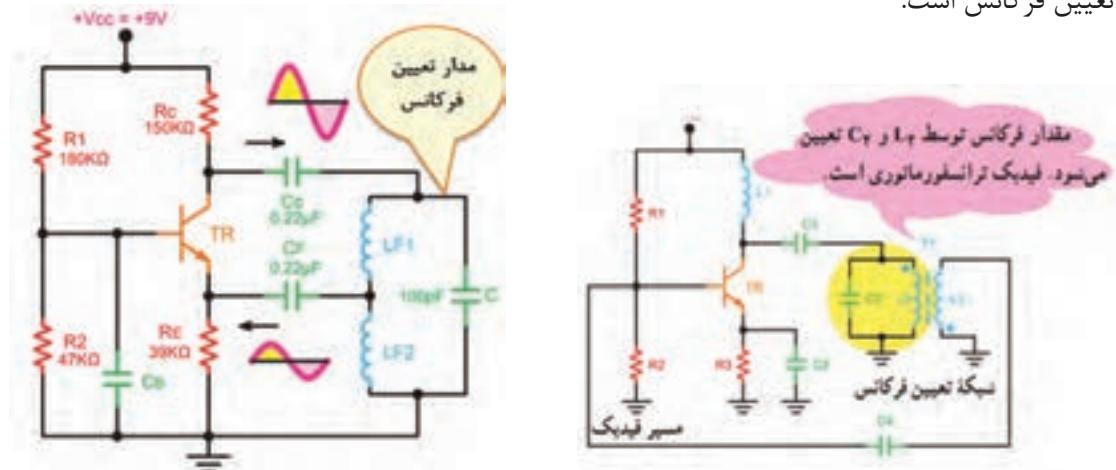
### مدار چند نمونه نوسان‌ساز LC

در شکل ۶-۳۳ مدار چهار نمونه نوسان‌ساز را مشاهده می‌کنید. در همه این مدارها تقویت کننده به صورت باپاس سرخود رسم شده است. تفاوت مدارها در نوع آرایش ترانزیستور (امیتر مشترک یا بیس مشترک) و مدار تعیین فرکانس است.



ب) نوسان‌ساز هارتلی

الف) نوسان‌ساز آرمسترانگ

۶

شکل ۶-۳۳ انواع نوسان‌ساز LC و نام آنها



با توجه به شکل ۶-۳۳ با هم گروهی خود بحث کنید سپس اطلاعات خواسته شده در جدول‌های ۶-۷ و ۶-۸ را کامل کنید.

جدول ۶-۷

ردیف	نام نوسان‌ساز	شماره فنی قطعات تعیین‌کننده فرکانس
۱	آرمسترانگ	
۲	هارتلی	
۳	کولپیتس	
۴	کلاب	

جدول ۶-۸

ردیف	مشخصه ویژه نوسان‌ساز	نام نوسان‌ساز	نوع آرایش ترانزیستور
۱	استفاده از تقسیم‌کننده ولتاژ خازنی در مدار فیدبک		
۲	استفاده از تقسیم‌کننده ولتاژ سلفی در مدار فیدبک		
۳	استفاده از ترانسفورماتور در مدار فیدبک		
۴	استفاده از تقسیم‌کننده ولتاژ خازنی با خازن سری با سیم پیچ در مدار تانک		

نکته




رابطه محاسبه فرکانس نوسان ایجاد شده در کلیه نوسان‌سازهای  $F_R = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$  است.

در مدار هارتلی از  $L$  معادل (سلف‌های سری) و در مدارهای کولپیتس و کلاب از  $C$  معادل (خازن‌های سری) در رابطه استفاده شود.

### نوسان ساز RC

در این نوسان‌سازها مانند نوسان‌سازهای  $LC$  حداقل دو جزء تقویت‌کننده و مدار برگشتی وجود دارد. در این نوسان‌سازها مدار برگشتی معمولاً از  $R$  و  $C$  تشکیل می‌شود. در نوسان‌ساز  $RC$  مانند سایر نوسان‌سازها لازم است دو شرط اصلی ایجاد نوسان یعنی اصل بارک‌هاوزن و فیدبک مثبت برقرار شود تا مدار بتواند نوسان‌های پایداری را ایجاد کند. شکل‌های ۶-۳۴ الف، ب و پ آرایش‌های مختلف شبکه  $RC$  را نشان می‌دهد. این نوسان‌سازها برای تولید فرکانس‌های تا حدود  $100 \text{ KHz}$  مناسب هستند.

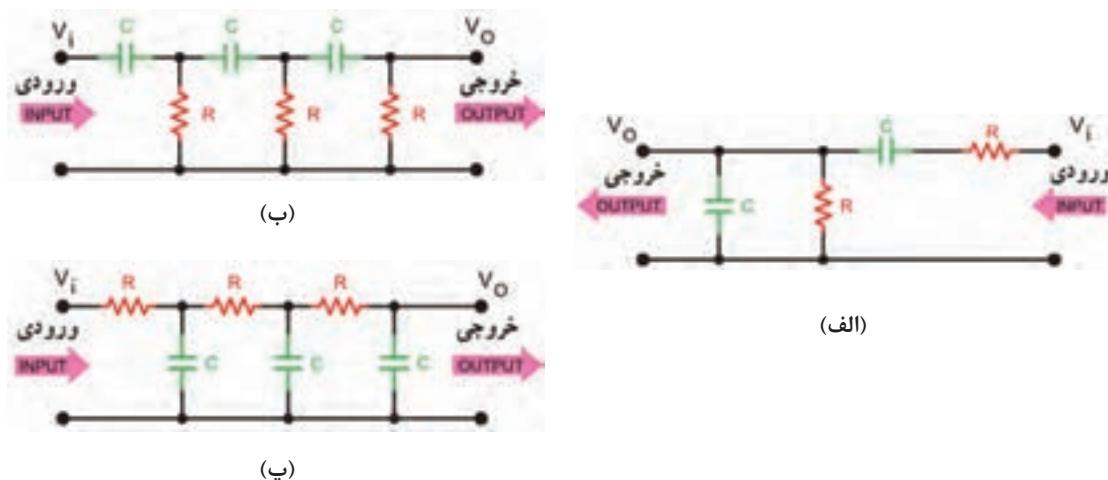

شکل ۶-۳۴-۶ چند نمونه شبکه فیدبک نوسان‌ساز RC


درباره انواع شبکه‌های نشان داده شده در شکل ۶-۳۴ تحقیق کنید و نتیجه را به صورت یک گزارش ارائه دهید.

پژوهش



### نوسان‌ساز پل وین (Wein Bridge Oscillator)

نوسان‌ساز پل وین یک مولد سیگنال سینوسی با اعوجاج کم است. مدار این نوسان‌ساز از یک تقویت‌کننده و شبکه برگشتی RC تشکیل می‌شود. شکل ۶-۳۵ نقشه بلوکی تقویت‌کننده و شبکه برگشتی نوسان‌ساز و رابطه محاسبه فرکانس آن را نشان می‌دهد.

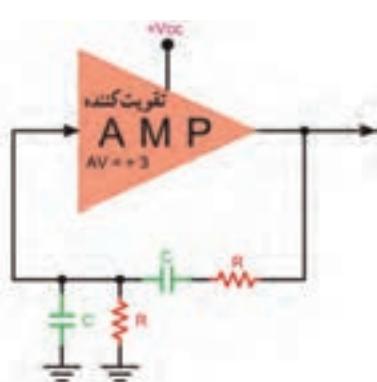

شکل ۶-۳۵ نوسان‌ساز RC پل وین

با توجه به شکل ۶-۳۵، در نوسان‌ساز پل وین، بین ورودی و خروجی شبکه برگشتی چند درجه اختلاف فاز وجود دارد و شبکه برگشتی چند مرتبه سیگنال ورودی خود را تضعیف می‌کند؟

.....  
.....  
.....

فعالیت



### نوسان‌ساز کریستالی (Crystal Oscillator)


عواملی نظیر درجه حرارت، تغییرات ولتاژ و سایر کمیت‌ها می‌تواند فرکانس نوسان را در یک نوسان‌ساز تغییر دهد. برای پایداری فرکانس از نوسان‌ساز کریستالی استفاده می‌کنند. هر قطعه کریستال با توجه به برش و شکل مکانیکی آن می‌تواند در یک فرکانس کاملاً ثابت به ارتعاش درآید. در نوسان‌ساز کریستالی، کریستال در مدار تعیین فرکانس یا در مسیر فیدبک قرار می‌گیرد و فقط به فرکانس رزونانس خود اجازه

کار عملی ۵



عبور می دهد. شکل ۶-۳۶ یک نوسان ساز کریستالی که کریستال در مدار تعیین فرکانس قرار گرفته است را نشان می دهد.

بررسی مدار نوسان ساز RC به صورت نرم افزاری

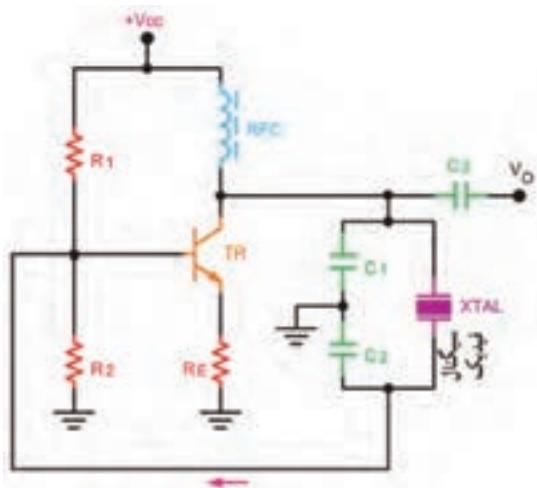


شکل ۶-۳۶ نوسان ساز کریستالی

هدف: راه اندازی مدار نوسان ساز RC و به دست آوردن فرکانس آن  
مواد، ابزار و تجهیزات: رایانه - نرم افزار مناسب -  
لوازم التحریر

#### مراحل اجرای کار


- ۱- نرم افزار مولتی سیم یا هر نرم افزار مناسب دیگر را فعال کنید.
- ۲- مدار شکل ۶-۳۷ را در فضای نرم افزار بیندید.
- ۳- تغذیه متقارن را به مدار وصل کنید و مدار را راه اندازی کنید.
- ۴- با تغییر سر متغیر پتانسیومتر، بهره ولتاژ تقویت کننده را تنظیم کنید تا مدار به نوسان در آید.

**توجه:** اسیلوسکوپ نرم افزار را فعال کنید و تا ایجاد نوسان پایدار دقایقی صبر کنید. مقادیر Volt Div و Time Div را به درستی تنظیم کنید تا حدود ۲ تا ۳ سیکل از موج به صورت پایدار روی صفحه آن ظاهر شود.

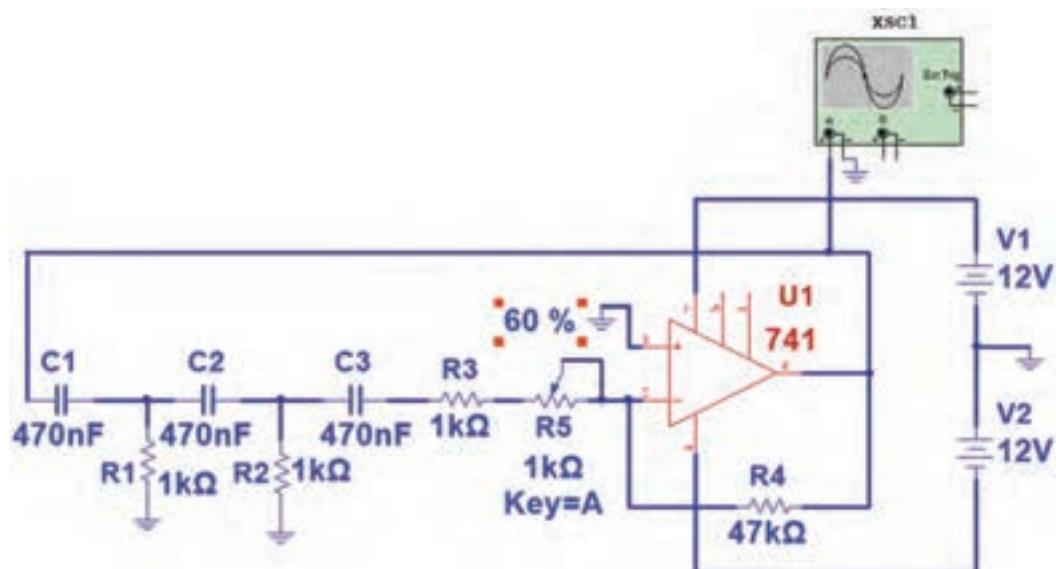

شکل ۶-۳۷ نوسان ساز RC

## فصل چهارم: پروژه مخابراتی

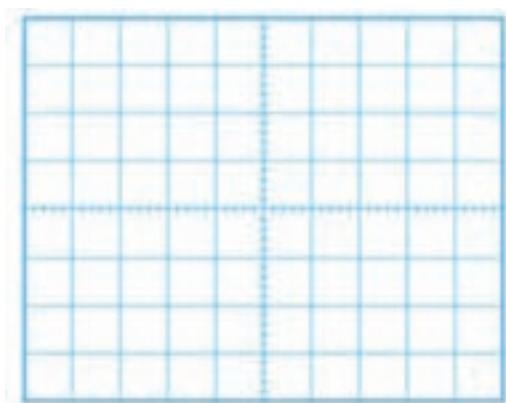

شکل ۶-۳۸

۵- شکل موج تولیدشده را در نمودار شکل ۶-۳۸ رسم کنید.  $\frac{\text{Volt}}{\text{Div}}$  و  $\frac{\text{Time}}{\text{Div}}$  را روی محورها مشخص کنید.

۶- زمان تناوب موج را اندازه بگیرید و فرکانس آن را محاسبه و یادداشت کنید.

۷- سر متغیر پتانسیومتر را تغییر دهید. آیا مدار از نوسان می‌ایستد؟ شرح دهید.

Time/ Div =

Volt/ Div =

T =

F =


### بررسی مدار نوسان‌ساز LC با قطعات واقعی

کار عملی ۶



هدف: به دست آوردن فرکانس مدار نوسان‌ساز LC

مواد، ابزار و تجهیزات: اسیلوسکوپ یک دستگاه - منبع تغذیه یک دستگاه - برد بُرد یک قطعه - مقاومت

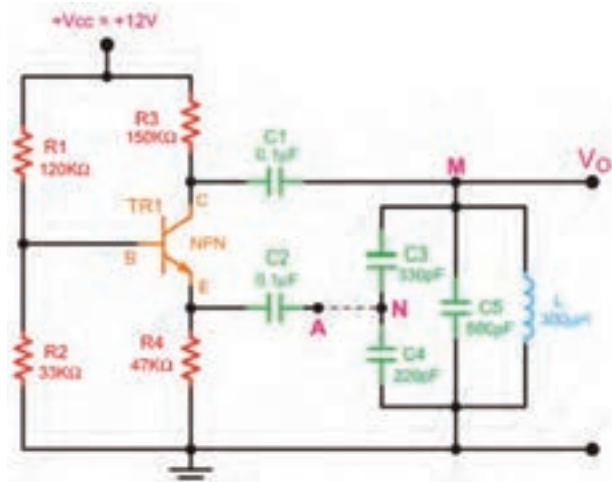

شکل ۶-۳۹

$150 \text{ k}\Omega - 47 \text{ k}\Omega - 33 \text{ k}\Omega - 120 \text{ k}\Omega$   
 $\frac{1}{4} \text{ وات از هر کدام یک عدد} - \text{خازن } 100 \text{ nF} \text{ دو}$   
 $220 \text{ PF} - \text{خازن } 330 \text{ PF} \text{ یک عدد} - \text{خازن } 680 \text{ PF} \text{ یک عدد} - \text{سلف } 30 \mu\text{H}$   
 $\text{کاربرد عمومی (General purpose)} \text{ با بتای } 2\text{SC}945, \text{BC}337 \text{ تا } 120 \text{ مانند} \text{ (نوعی } 75 \text{ که آن بالای } 120 \text{ باشد) یا هر نوع ترانزیستور}$   
 $\text{عمومی دیگر - سیم برد - سیم‌های رابط - لوازم التحریر}$

هنگام اتصال خازن‌های  $C_2$  و  $C_4$  و سلف‌ها به مدار مراقب باشید که از طریق اتصال‌های داخلی برد بُرد اتصال کوتاه نشود. یکی از موارد مهمی که سبب ایجاد اشکال و عدم راه‌اندازی می‌شود همین موارد است. در صورت امکان مجموعه قطعات را روی بُرد هزار سوراخ و اتصال "پین هدر" به صورت یک پارچه نصب کنید و یک مازول آماده فراهم کنید.

نکته



## مراحل اجرای کار


- ۱- مدار شکل ۶-۳۹ را روی پرده بیندید.
- ۲- قبل از اتصال A و N، منبع تغذیه را به مدار وصل کنید و ولتاژ پایه‌های ترانزیستور را اندازه‌بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_B = \quad V_{BE} =$$


$$V_E = \quad V_C =$$

**توجه:** ترانزیستور باید در حالت فعال باشد.

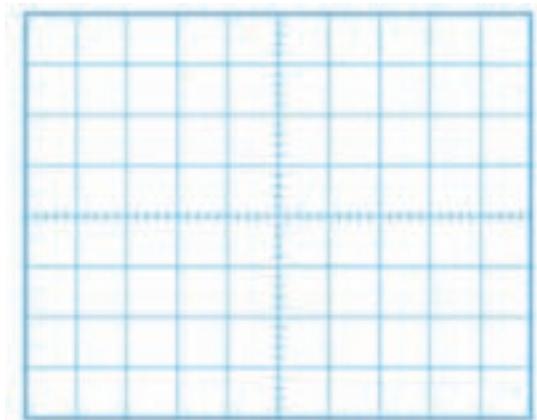- ۳- اتصال بین A و N را برقرار کنید و مدار را راهاندازی کنید.
  - ۴- به وسیله اسیلوسکوپ شکل موج نقاط M و N را با توجه به فاز آنها در نمودارهای شکل ۶-۴۰ رسم کنید.
  - ۵- آیا ولتاژ ورودی و خروجی مدار تعیین فرکانس با هم هم‌فاز هستند؟ شرح دهید.
- 
- ۶- مقدار فرکانس و دامنه پیک تاپیک سیگنال ورودی و خروجی را اندازه‌بگیرید و یادداشت کنید.



ب) شکل موج نقطه N

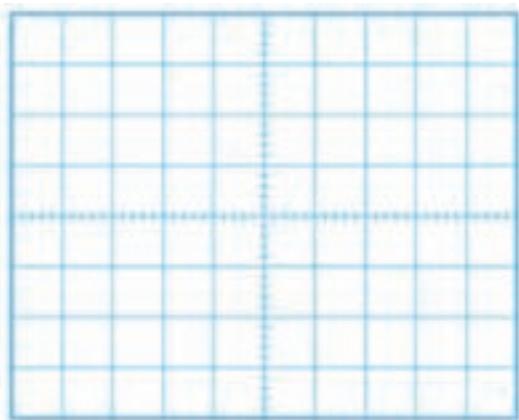

الف) شکل موج نقطه M

Time/ Div =

Volt/ Div =

T =                  F =

V<sub>pp</sub> =

Time/ Div =

Volt/ Div =

T =                  F =


V<sub>pp</sub> =

شکل ۶-۴۰

## نوسان‌ساز مربعی



در بحث‌های گذشته با آی‌سی ۵۵۵ به عنوان مولد موج مربعی آشنا شده‌اید. نمونه دیگر نوسان‌ساز موج مربعی، مولتی‌ویراتور آیستابل نام دارد. این نوسان‌ساز شامل دو طبقه تقویت کننده

## فصل چهارم: پروژه مخابراتی

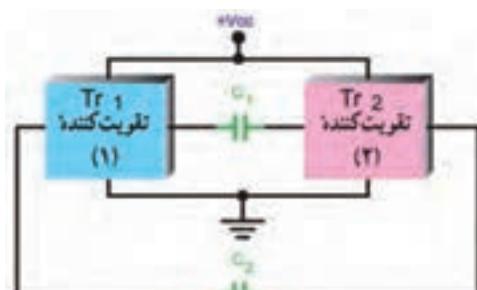


شکل ۴-۴۱ بلوك دياگرام مدار نوسان ساز

است که خروجی هریک به ورودی دیگری با کوپلاز خازنی متصل شده است. در شکل ۴-۴۱ این نوسان ساز به صورت بلوکی نشان داده شده است. هنگامی که یک تقویت کننده در حالت اشباع قرار دارد تقویت کننده دیگر به قطع می‌رود. وضعیت قطع و اشباع تقویت کننده‌ها دوام چندانی ندارد و پس از مدتی، وضعیت عوض می‌شود. شکل‌های الف و ب ۴-۴۲ این دو حالت را نشان می‌دهند.

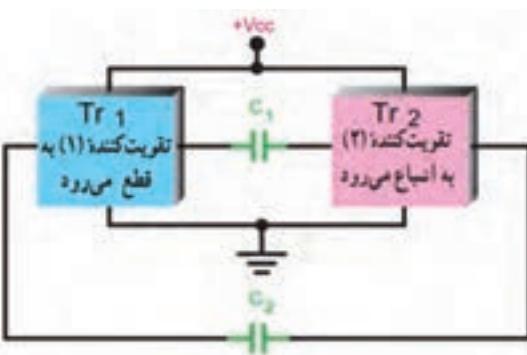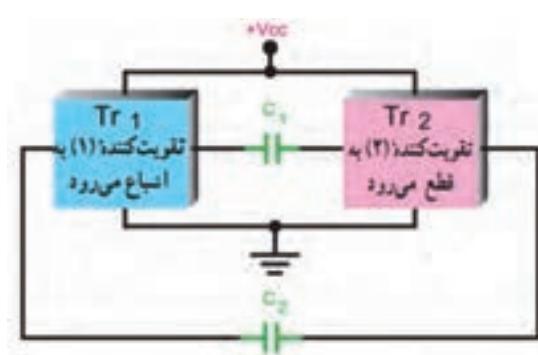

شکل ۴-۴۲ وضعیت تقویت کننده‌ها در حالت قطع و اشباع

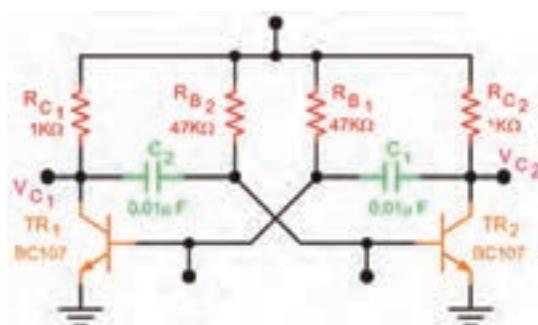

شکل ۴-۴۳ مدار مولتی‌ویبراتور آستابل


در شکل ۴-۴۳ مدار یک نمونه مولتی‌ویبراتور آستابل رسم شده است.

**فعالیت در ساعت غیردرسی**  
بررسی مدار مولتی‌ویبراتور به عنوان چشمکزن با قطعات واقعی

کار عملی ۷



**هدف:** اجرای پروژه مدار چشمکزن مواد، ابزار و تجهیزات: مقاومت  $330\Omega$  دو عدد - مقاومت  $47\text{ k}\Omega$  دو عدد - پتانسیومتر  $100\text{ k}\Omega$  یک عدد - خازن  $22\mu\text{F}$  یک عدد - LED ۱۵ ولت دو عدد - دیود  $1N4001$  یک عدد - ترانزیستور  $BC546$  یا هر نوع ترانزیستور عمومی دیگر - بُرد مدار چاپی - وسایل اسیدکاری و لحیم کاری

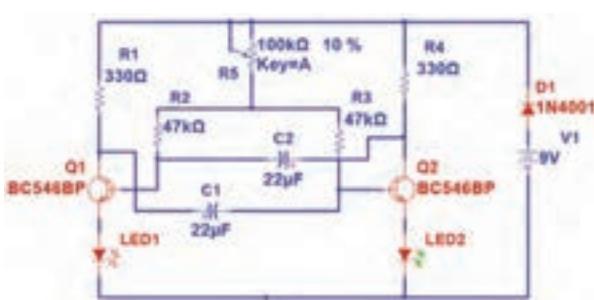

شکل ۴-۴۴ مدار مولتی‌ویبراتور آستابل


## مواحل اجرای کار

- ۱- طرح مدارچاپی شکل ۶-۴۴ را در ابعاد  $4\text{cm} \times 5\text{cm}$  آماده کنید.
- ۲- طرح را به روی فیبر مدارچاپی انتقال دهید.
- ۳- فیبر را برای مونتاژ قطعات آماده کنید.
- ۴- قطعات را روی فیبر مونتاژ کنید.
- ۵- منبع تغذیه را به مدار وصل کنید و مدار را راهاندازی نمایید.
- ۶- پتانسیومتر را تغییر دهید و اثر تغییر را روی مدار ببینید.

کار عملی ۸




## مولد موج مربعی در نرم افزار

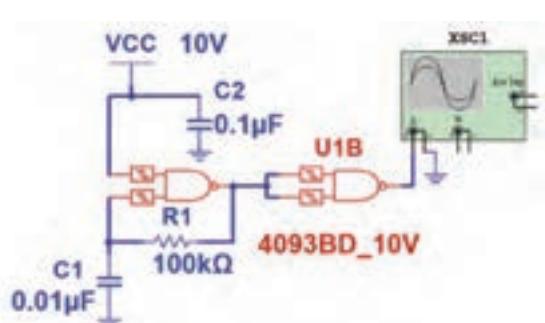

شکل ۶-۴۵

**هدف:** راهاندازی مدار نوسان‌ساز موج مربعی و به دست آوردن فرکانس آن  
**مواد، ابزار و تجهیزات:** رایانه - نرم افزار مناسب - لوازم التحریر  
**مواحل اجرای کار**

- ۱- نرم افزار مولتی‌سیم یا هر نرم افزار مناسب دیگر را فعال کنید.
- ۲- با استفاده از دو گیت NAND اشمیت‌تریگر آی‌سی شماره ۴۰۹۳، مدار شکل ۶-۴۵ را در فضای نرم افزار بیندید.
- ۳- تغذیه مدار را وصل کنید و مدار را راهاندازی کنید.
- ۴- اسیلوسکوپ نرم افزار را فعال کنید. محدوده مقادیر  $\frac{\text{Volt}}{\text{Div}}$  و  $\frac{\text{Time}}{\text{Div}}$  را به درستی تنظیم کنید تا حدود ۲ تا ۳ سیکل از موج به صورت پایدار روی صفحه آن ظاهر شود.
- ۵- شکل موج تولید شده را در نمودار شکل ۶-۴۶ رسم کنید.
- ۶- زمان تناوب موج را اندازه بگیرید و فرکانس آن را محاسبه و یادداشت کنید.

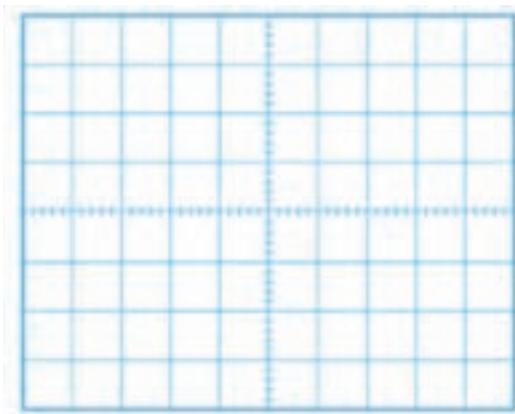

شکل ۶-۴۶

Time / Div =

Volt / Div =

T =

F =

### الگوی پرسش

- ۱- اسیلاتور در مدارهای مخابراتی چه نقشی بر عهده دارد؟ شرح دهید.
- ۲- نیازهای اولیه برای نوسان‌سازی را نام ببرید و تشریح کنید.
- ۳- اصل بارک‌هاوزن را شرح دهید.
- ۴- سه مرحله از تولید نوسان را در نوسان‌ساز شرح دهید.
- ۵- شرط تولید موج مربعی را در نوسان‌ساز شرح دهید.
- ۶- در نوسان‌سازها نوع فیدبک ..... است.
- ۷- اگر تقویت‌کننده مربوط به مدار نوسان‌ساز در حالت قطع و اشباع کار کند، چه نوع سیگنالی تولید می‌شود؟ چرا؟
- ۸- انواع نوسان‌سازها را از نظر شبکه تعیین‌کننده فرکانس نام ببرید.
- ۹- انواع نوسان‌سازها را از نظر نوع فیدبک نام ببرید.
- ۱۰- در صورتی که در یک نوسان‌ساز مقدار  $A_V = 25$  و  $B_V = \frac{1}{10}$  باشد، چه تأثیری بر عملکرد مدار می‌گذارد؟

## ۶-۶ مدولاسیون



شکل ۶-۴۷ تبدیل امواج صوتی به امواج الکترومغناطیس

برای انتقال سیگنال‌های صوتی یا تصویری به فواصل دور باید این امواج را به امواج الکترومغناطیس تبدیل و آن را از طریق آنتن انتشار دهیم. شکل ۶-۴۷ تبدیل امواج صوتی به امواج الکترومغناطیس و انتشار آن را نشان می‌دهد.

آیا می‌توان امواج صوتی را به طور مستقیم در فضا پخش کرد؟ در صورتی که این امر امکان‌پذیر باشد، چه معایی دارد؟ نتیجه پژوهش را به صورت یک گزارش ارائه دهید.

پژوهش




فیلم



فیلم ارسال و دریافت امواج صوتی به امواج الکترومغناطیس AM، FM و PM را ببینید.
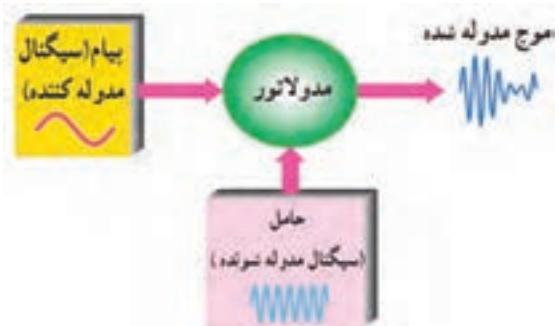
### معرفی مدولاسیون

اگر سیگنال صوتی (سیگنال پیام) را روی سیگنال بالا است سوار کنیم، می‌توانیم آن را به صورت امواج الکترومغناطیس در فضا پخش کنیم. به این عمل در اصطلاح عمومی، مدولاسیون (Modulation) می‌گویند. سیگنال پیام را سیگنال مدوله کننده (Modulating Signal) می‌نامند. سیگنالی که پیام روی آن سوار می‌شود، سیگنال حامل (Carrier) یا سیگنال مدوله‌شونده (Modulation Signal) نام دارد. به مدار یا دستگاهی




که عمل مدولاسیون را انجام می‌دهد، مدولاتور (Modulator) می‌گویند. شکل ۶-۴۸ چگونگی انجام مدولاسیون را به صورت بلوکی نشان می‌دهد.

شکل ۶-۴۸ بلوک دیاگرام نحوه انجام مدولاسیون

### أنواع مدولاسيون


در مدولاسیون یکی از مشخصه‌های اصلی موج حامل که یک سیگنال سینوسی با فرکانس بالا است، توسط پیام کنترل می‌شود. این عمل باید به گونه‌ای به اجرا درآید که گیرنده بتواند اطلاعات ارسال شده از قبیل صوت، موسیقی یا تصویر را مجدداً بازسازی کند. چون موج حامل تنها سه مشخصه دامنه، فرکانس و فاز را دارد بنابراین تنها می‌توان یکی از این سه مشخصه سیگنال حامل را با سیگنال پیام کنترل کرد و بهاین ترتیب سه نوع مدولاسیون، دامنه، فرکانس و فاز شکل می‌گیرد.

☒ **مدولاسیون دامنه (Amplitude Modulation)**: در مدولاسیون دامنه، فرکانس موج حامل (کاریر) ثابت است و دامنه حامل متناسب با دامنه پیام (موج مدوله کننده) تغییر می‌کند. در این حالت سرعت تکرار تغییرات دامنه حامل متناسب با فرکانس پیام خواهد بود. مدولاسیون دامنه را به اختصار به صورت AM می‌نویسند. در شکل ۶-۴۹ سیگنال پیام سینوسی، سیگنال حامل سینوسی و سیگنال مدوله شده AM را مشاهده می‌کنید.

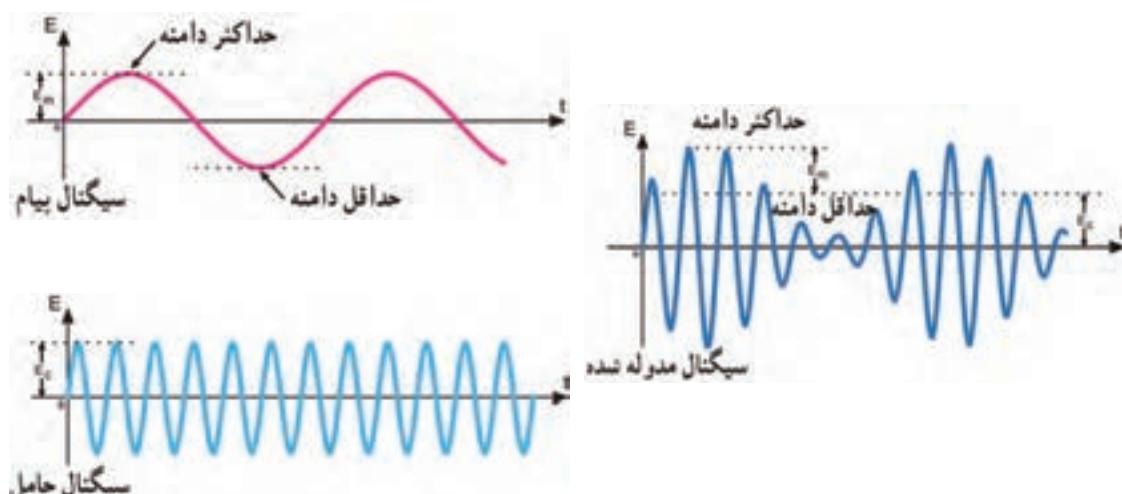


شکل ۶-۴۹ سیگنال مدوله شده AM

در شکل های ۶-۵۱ و ۶-۵۲ دو نوع پیام غیرسینوسی و حامل سینوسی و موج مدوله شده AM مربوط به آنها را مشاهده می کنید.

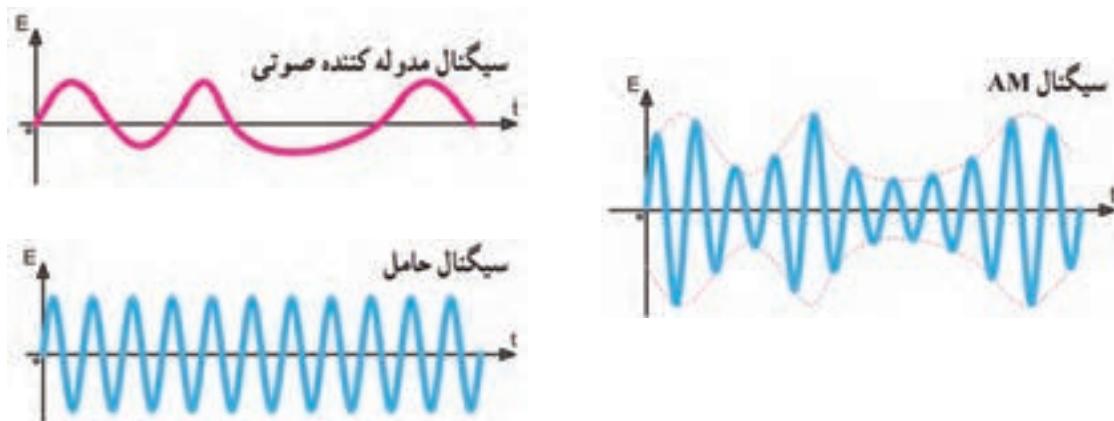

شکل ۶-۵۲ سیگنال مدوله شده AM با سیگنال غیر سینوسی

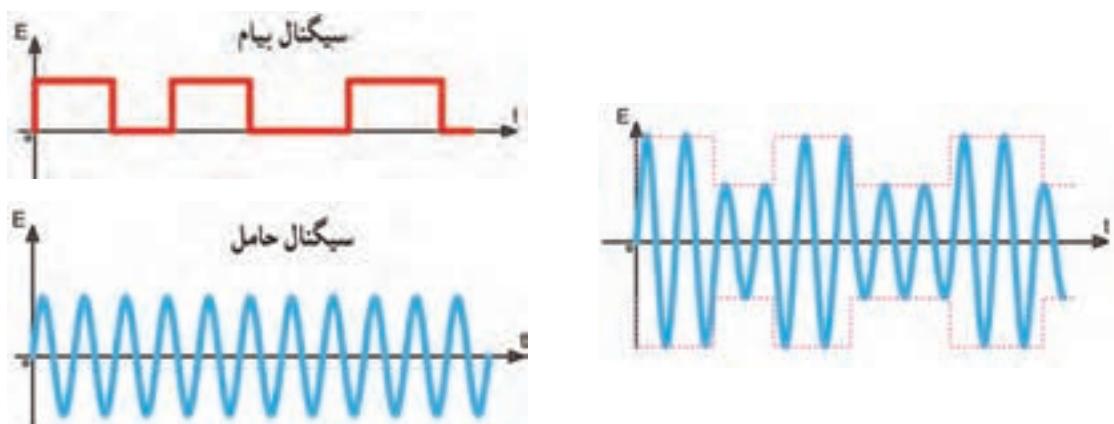


شکل ۶-۵۱ سیگنال مدوله شده AM با پیام مربعی

درصد مدولاسیون (Percent of Modulation): میزان درصد نسبت دامنه سیگنال پیام به دامنه سیگنال حامل را درصد مدولاسیون می گویند و آن را با  $m_p$  یا  $M$  نشان می دهند.


$$M = m_p = \frac{\text{دامنه پیام}}{\text{دامنه حامل}} \times 100\% = \frac{E_m}{E_c} \times 100\%$$

**مثال:** درصد مدولاسیون را در شکل ۶-۵۲ به دست آورید.  
حل: با توجه به شکل دامنه حامل ۵۰ ولت و دامنه پیام ۳۰ ولت است.

$$m = \frac{\text{دامنه پیام}}{\text{دامنه حامل}} = \frac{E_m}{E_c} = \frac{30}{50} = 0.6 \quad M_p = \frac{30}{50} \times 100\% = 60\%$$

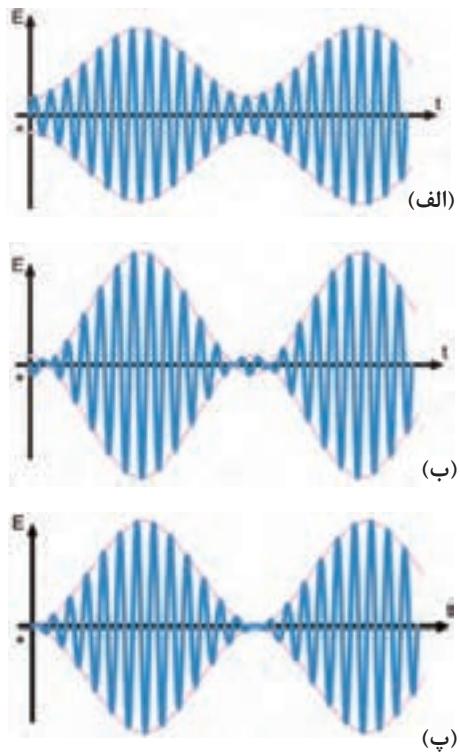

شکل ۶-۵۳

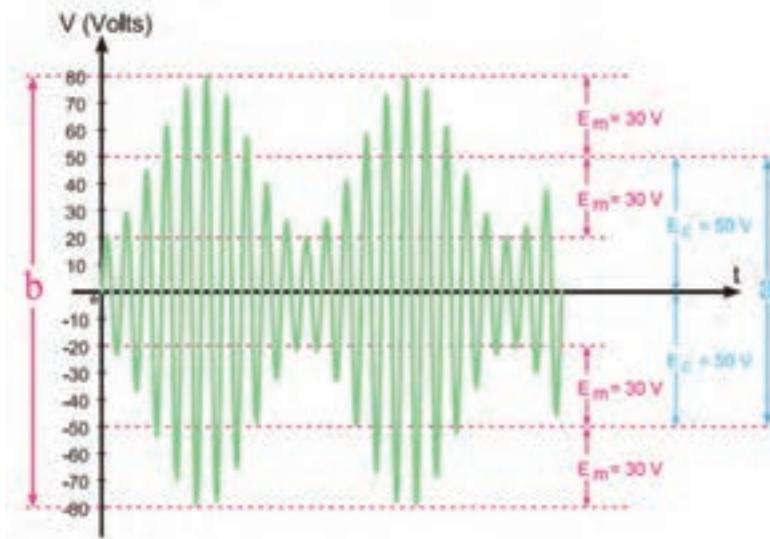

شکل ۶-۵۲ موج AM


در مورد درصد مدولاسیون، شکل های ۶-۵۳ الف - ب - پ با هم گروهی خود بحث کنید و نتیجه را یادداشت کنید.

بحث‌گروهی




## ۷-۱۶ اشاره‌ای به مدولاسیون فرکانس (Frequency Modulation)

در صورتی که فرکانس سیگنال حامل، متناسب با تغییرات دامنه پیام تغییر کند مدولاسیون فرکانس ایجاد می‌شود. در این حالت سرعت تکرار تغییرات فرکانس موج حامل متناسب با فرکانس پیام خواهد بود. مدولاسیون فرکانس را با FM نشان می‌دهند. در شکل ۶-۵۴ مدولاسیون FM با پیام سینوسی نشان داده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، هنگامی که دامنه پیام صفر است، فرکانس موج مدوله شده برابر با موج حامل می‌شود. با افزایش دامنه سیگنال پیام، فرکانس حامل افزایش می‌یابد (فشرده می‌شود) و با کاهش دامنه پیام، فرکانس حامل کم می‌شود.

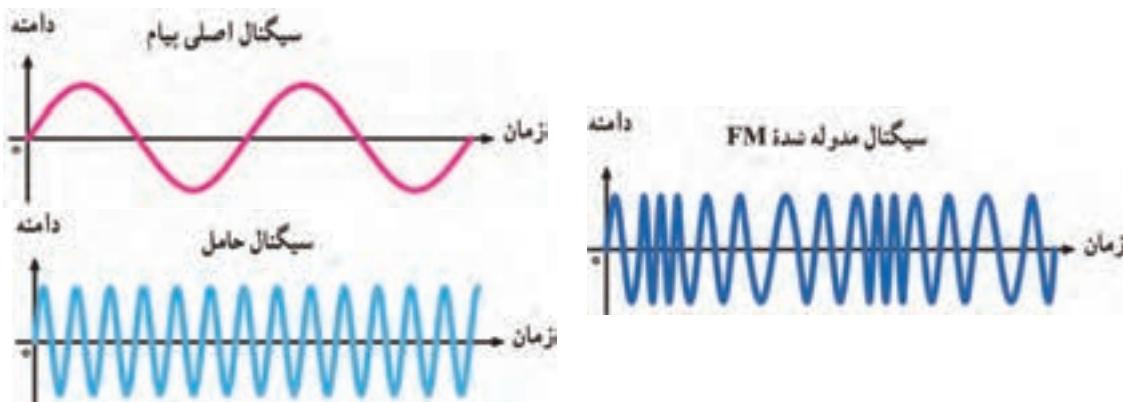

شکل ۶-۵۴ سیگنال مدوله شده FM با پیام سینوسی

شکل ۶-۵۵ پیام مربعی که روی سیگنال حامل سینوسی به صورت FM مدوله شده است را نشان می‌دهد.

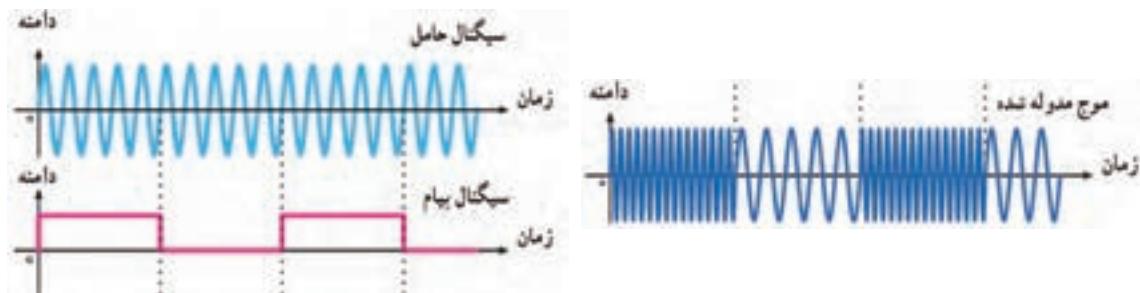

شکل ۶-۵۵ سیگنال مدوله شده FM با پیام مربعی


باند FM چه محدوده فرکانسی را اشغال می‌کند؟ در FM تجارتی در اثر عمل مدولاسیون فرکانس حامل نسبت به مقدار طبیعی خود چقدر تغییر (انحراف) پیدا می‌کند؟ نتیجه را به صورت یک گزارش ارائه دهید.

پژوهش



## ۶-۸ نوسان‌ساز (Voltage Controlled Oscillator) VCO

اسیلاتور VCO یک نوع نوسان‌ساز است که فرکانس آن را می‌توان با استفاده از ولتاژ DC ورودی تغییر داد. در فرکانس‌های بالا برای کنترل فرکانس معمولاً دیود ورکتور (Varactor) به کار می‌رود. این دیود بخشی از مدار هماهنگ اسیلاتور LC را تشکیل می‌دهد. در شکل ۶-۵۶ یک نوسان‌ساز LC را همراه با مدار رزونانس آن و دیود خازنی مشاهده می‌کنید. با تغییر ولتاژ DC، ظرفیت دیود خازنی تغییر می‌کند و در نهایت ظرفیت خازنی معادل مدار تانک را تغییر می‌دهد. با تغییر ظرفیت خازنی فرکانس نوسان‌ساز تغییر می‌کند.

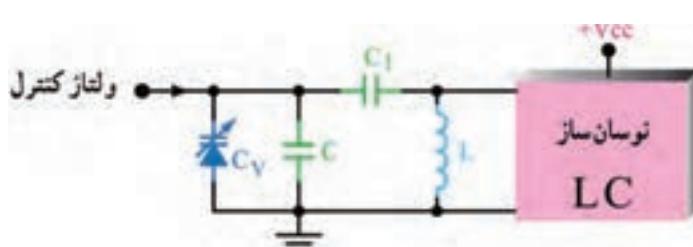


شکل ۶-۵۶ نوسان‌ساز VCO با دیود خازنی

پژوهش



با مراجعه به منابع مختلف چگونگی بایاس کردن دیود خازنی، عملکرد و منحنی مشخصه آن را بررسی کنید و نتیجه را در قالب گزارش ارائه دهید.

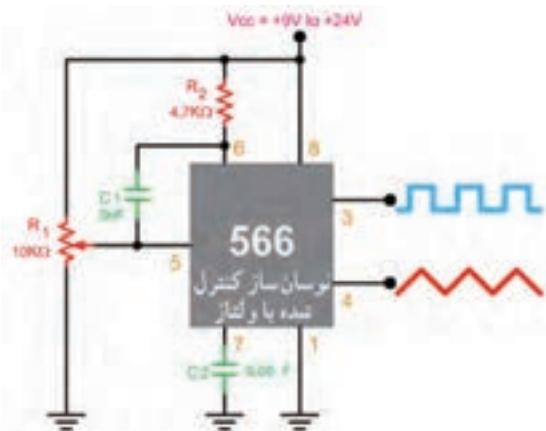

شکل ۶-۵۷ نوسان ساز با فرکانس قابل کنترل با ولتاژ

شکل ۶-۵۷ یک نوسان ساز VCO را نشان می‌دهد که به وسیله آی سی ۵۶۶ دو نوع موج مربعی و مثلثی را تولید می‌کند. ولتاژ DC کنترل کننده فرکانس از طریق پتانسیومتر  $R_1$  به پایه شماره ۵ آی سی می‌رسد. آی سی ۵۶۶ یک نوع مدار خاص است که با استفاده از آن می‌توانید فرکانس خروجی نوسان ساز موج مربعی و دندان‌ارهای را تغییر دهید.

با توجه به توضیحات داده شده، مشاهده می‌شود که با تغییر ولتاژ توانسته‌ایم فرکانس را تغییر دهیم، به عبارت دیگر نوعی موج FM به وجود آورده‌ایم. بنابراین تولید مدولاسیون FM و مدولاسیون پالس با استفاده از این نوع مدارها امکان‌پذیر است.

برگه دیتابیت آی سی ۵۶۶ را تهیه کنید و محتوای آن را به بحث بگذارید. سپس نتایج را در قالب یک گزارش کوتاه ارائه دهید.


بحث گروهی



کار عملی ۹



### بستن مدار نوسان ساز VCO در فضای نرم‌افزار

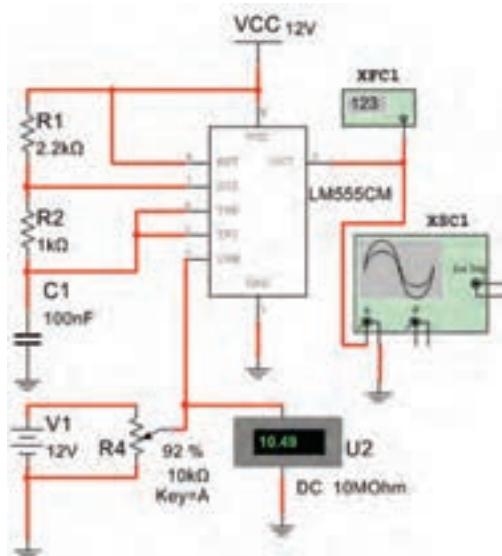

شکل ۶-۵۸ مدار نوسان ساز VCO

**هدف:** بررسی عملکرد نوسان ساز کنترل شده با ولتاژ (VCO)

**مواد، ابزار و تجهیزات:** رایانه - نرم‌افزار مناسب -

لوازم تحریر

مواحظ اجرای کار

۱- نرم‌افزار مولتی سیم یا هر نرم‌افزار مناسب دیگر را فعال کنید.

۲- مدار شکل ۶-۵۸ را در فضای نرم‌افزار بیندید.

۳- فرکانس متر را به خروجی اتصال دهید و طبق شکل


۴- آن را تنظیم کنید.

۴- شکل موج خروجی مدار را روی صفحه اسیلوسکوپ مشاهده کنید. آیا با تغییر پتانسیومتر فرکانس شکل

موج تغییر می‌کند؟

۵- ولتاژ DC ورودی مدار را مطابق جدول ۶-۹ به وسیله پتانسیومتر تغییر دهید. فرکانس خروجی را به کمک فرکانس متر اندازه بگیرید و یادداشت کنید.


جدول ۶-۹

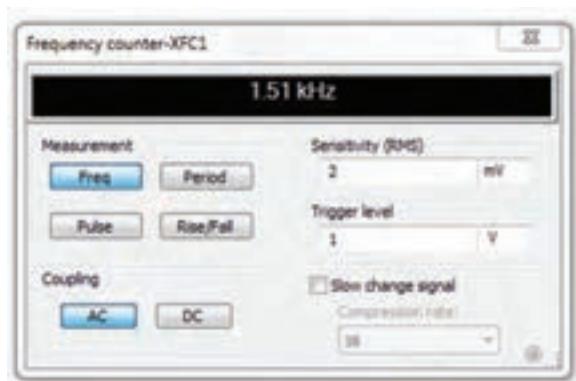

شکل ۶-۵۹ تنظیم فرکانس متر

ردیف	ولتاژ ورودی DC (V)	فرکانس KHZ
۱	۲	
۲	۴	
۳	۶	
۴	۸	
۵	۱۰	

۶- نتایج حاصل شده از جدول ۶-۹ را جمع‌بندی کنید.

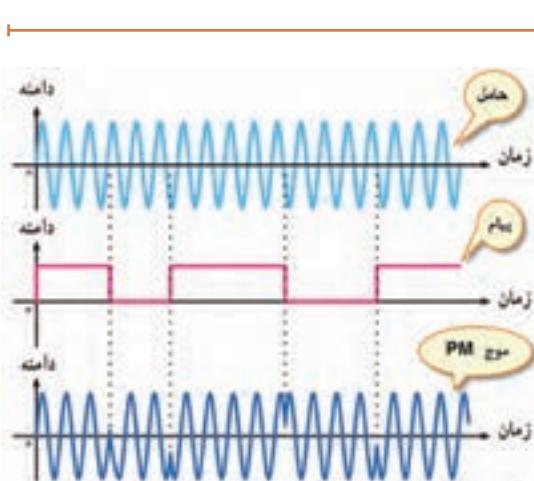

شکل ۶-۶۰ سیگنال مدوله شده PM با پیام مربعی

## ۶-۹ مدولاسیون فاز (Phase Modulation)

اگر فاز سیگنال حامل متناسب با دامنه سیگنال پیام تغییر کند مدولاسیون فاز به وجود می‌آید. در این حالت سرعت تکرار تغییرات فاز برابر با فرکانس پیام خواهد بود. مدولاسیون فاز از پاره‌ای جهات مشابه مدولاسیون FM است. مدولاسیون فاز را با PM نشان می‌دهند (شکل ۶-۶۰).

فیلم انواع مدولاسیون‌های AM، FM و PM را دوباره ببینید و در ارتباط با آن گزارش کوتاهی بنویسید.

فیلم




مشاهده شکل موج AM به وسیله فانکشن ژنراتور یا مولد RF

کار عملی ۱۰



**هدف:** مشاهده موج مدوله شده AM

**مواد، ابزار و تجهیزات:** اسیلوسکوپ یک دستگاه - فانکشن ژنراتور - سیم‌های رابط  
**مراحل اجرای کار**

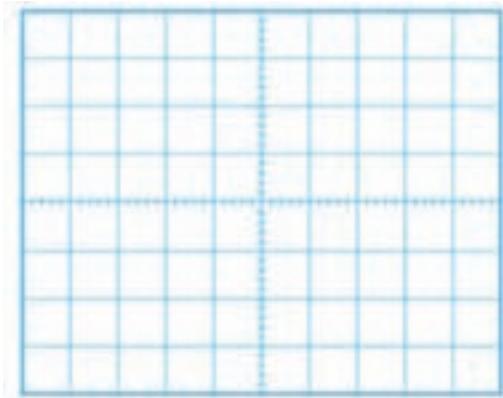

شکل ۶-۶۱


۱- با استفاده از راهنمای کاربرد فانکشن ژنراتوری که سیگنال AM دارد یا مولد RF، طرز کار دستگاه را بیاموزید.

۲- فانکشن ژنراتور یا سیگنال ژنراتور RF را روی فرکانس  $500$  KHZ با مدولاسیون AM داخلی قرار دهید.

۳- دامنه درصد مدولاسیون سیگنال ژنراتور را آنقدر افزایش دهید تا دامنه پیام نصف دامنه حامل شود،  $(E_m = \frac{E_C}{2})$ . در این حالت مدولاسیون  $50$  درصد به وجود می‌آید.

۴- شکل موج خروجی مدار را در نمودار شکل ۶-۶۱ رسم کنید.

۵- سیگنال ژنراتور را روی موج مربعی و فرکانس  $1$  KHZ قرار دهید و درصد مدولاسیون را روی  $50$  درصد تنظیم کنید و شکل موج خروجی مدار را در نمودار شکل ۶-۶۲ رسم کنید.

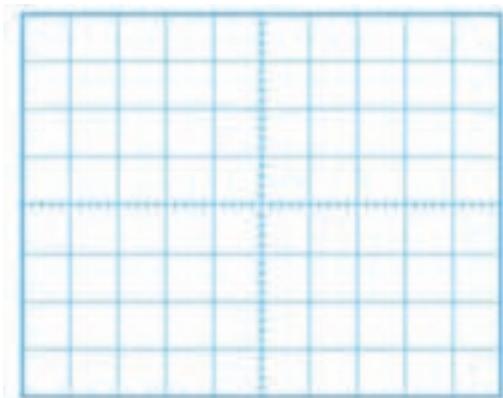


شکل ۶-۶۲

#### فعالیت



#### فعالیت در ساعت غیردرسی

در صورت داشتن وقت اضافی، در ساعت غیردرسی می‌توانید مدار مدولاتور را با اسیلاتور شکل ۶-۶۳ بیندید و شکل موج مدوله شده را مشاهده کنید. همچنین می‌توانید با استفاده از مدولاسیون خارجی و یک سیگنال ژنراتور AF تغییرات درصد مدولاسیون را ملاحظه نمایید.

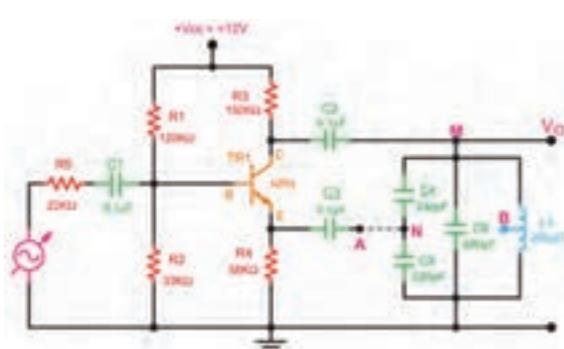

شکل ۶-۶۳ مدار مدولاتور AM

#### پژوهش



با وجود اینکه تقریباً مدولاسیون AM در حال منسوخ شدن است، ولی هنوز در سطح دنیا به کار می‌رود و طرفداران زیادی دارد. با مراجعه به منابع و رسانه‌های معتبر، مشخص کنید برای فرستنده‌ها و گیرنده‌های تجاری میزان درصد مدولاسیون چقدر است و به چه دلیل انتخاب می‌شود. نتیجه را در قالب گزارش ارائه دهید.

### الگوی پرسش نظری

- ۱- فرمول درصد مدولاسیون را بنویسید و برای آن مثالی طراحی کنید.
- ۲- در مورد مدولاسیون AM کدام گزینه صحیح است؟  
۱) دامنه کریر متناسب با فرکانس پیام تغییر می کند.  
۲) سرعت تغییر فرکانس کریر متناسب با دامنه پیام است.  
۳) دامنه کریر متناسب با دامنه پیام تغییر می کند.  
۴) سرعت تغییر دامنه کریر متناسب با دامنه پیام است.
- ۳- در مدولاسیون فرکانس، دامنه کریر ..... است و فرکانس کریر متناسب با پیام تغییر می کند.
- ۴- در مدولاسیون فاز، دامنه و فرکانس کریر ثابت است و فاز کریر متناسب با دامنه پیام تغییر می کند.

□ صحیح □ غلط

## ۶-۱۰ مدولاسیون های پالس و دیجیتال (Pulse and Digital modulation)

فیلم

فیلم انواع مدولاسیون پالس و دیجیتال و کاربرد آن را ببینید.



در روش های جدید مدولاسیون از مدولاسیون پالس و مدولاسیون دیجیتال استفاده می شود. در این نوع مدولاسیون ها، سیگنال های آنالوگ پیام به نوعی از سیگنال های پالسی یا دیجیتالی که منشأ آن موج های حامل یا کریر است تبدیل می شود. این نوع مدولاسیون ها انواع متعدد و گسترده ای دارد که در این قسمت به تشریح اختصاری و اجمالی آن می پردازیم.

اگر سیگنال کریر (حامل) به صورت پالس (به صورت منفصل) باشد، در این صورت مدولاسیون های پالسی شکل می گیرد. مدولاسیون های پالسی به دو دسته تقسیم می شوند.


**(الف) مدولاسیون های منفصل:** این نوع مدولاسیون ها به صورت PWM، PAM و PPM (PDM) تولید می شوند که کاربردهای مخابراتی و صنعتی دارند، از کاربردهای مخابراتی می توان کاربرد PPM را در اندازه گیری های رادار نام برد. از کاربردهای صنعتی این نوع مدولاسیون می توان کنترل دور و سرعت موتور را با روش های PWM نام برد.

**(ب) مدولاسیون های دیجیتال:** این نوع مدولاسیون بسیار متداول است مثلاً PCM که در سیستم های مخابر دیجیتال (مانند تلفنی، تصویری) به کار می رود. در PCM پیام به کدهای دیجیتالی تبدیل و منتقل می شود. برای مسافت های طولانی تر از انواع دیگر مدولاسیون های دیجیتال مانند ASK، FSK و PSK استفاده می شود.

## ۶-۱۱ سیگنال منفصل (گسسته—Discrete)

یکی دیگر از روش های مدولاسیون معمولاً استفاده از نمونه برداری است. اگر از سیگنال آنالوگ به صورت پالسی نمونه برداری (Sampling) کنیم، سیگنال منفصل به دست می آید. این نمونه برداری مطابق شکل ۶-۶۴ در فواصل زمانی معین که زمان تناوب نمونه برداری (Sampling Period) نامیده می شود، صورت می گیرد. عمل

نمونه برداری به وسیله پالس‌های سیگنال حامل صورت می‌گیرد. در این حالت دامنه سیگنال حامل (AC) تحت تأثیر سیگنال پیام قرار می‌گیرد و متناسب با آن تغییر می‌کند. سیگنال منفصل حاصل شده را سیگنال مدوله شده دامنه پالس (Pulse Amplitude Modulation PAM) می‌نامند. در شکل ۶-۶۴ یک نمونه سیگنال پیام آنالوگ، حامل پالسی و سیگنال مدوله شده PAM را مشاهده می‌کنید. در شکل ۶-۶۵ نوع دیگری از پیام را ملاحظه می‌کنید که به صورت PAM در آمده است. در این شکل پهنهای پالس‌های حامل بسیار کم است که به آن پالس‌های سوزنی (Impulse) می‌گویند.

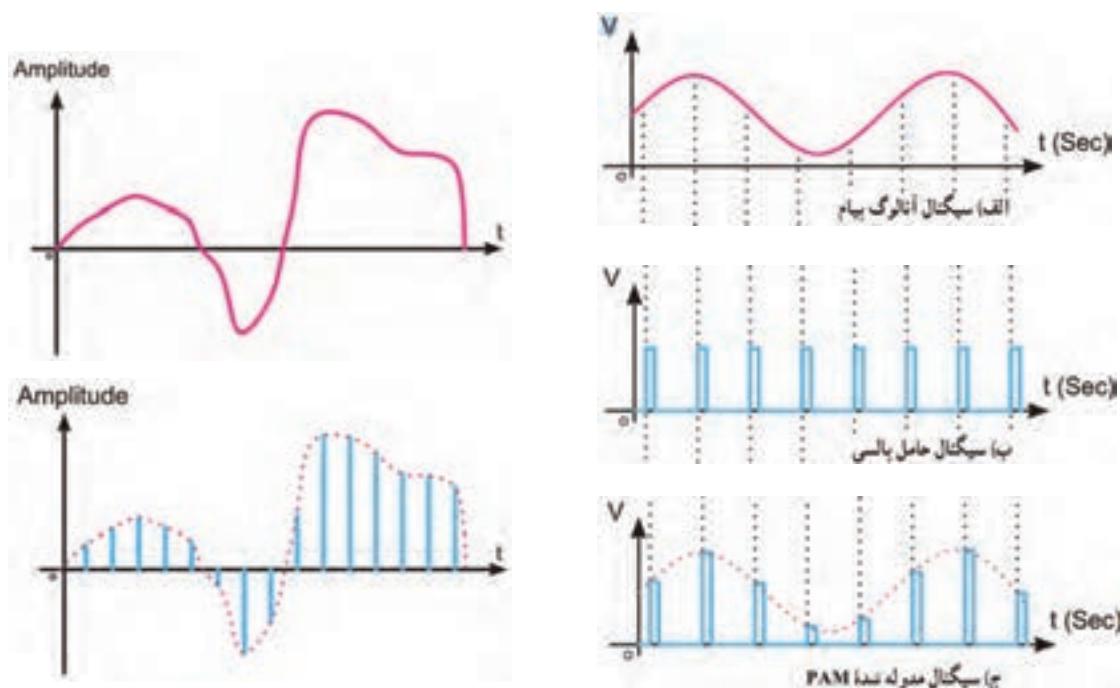

شکل ۶-۶۵ نمونه دیگری از پیام و سیگنال PAM

شکل ۶-۶۴ سیگنال پیام، حامل و سیگنال مدوله شده

به چه دلیل به مدولاسیون PAM مدولاسیون منفصل می‌گویند. درباره این موضوع بحث کنید و نتیجه را در قالب یک گزارش ارائه دهید.

بحث‌گروهی




## ۱۲-۶ مدولاسیون پالسی کد شده (Pulse Code Modulation) PCM

اگر سیگنال منفصل (PAM) را با یک درجه‌بندی مشخص و تعریف شده به کدهای باپنری تبدیل کنیم مدولاسیون PCM شکل می‌گیرد. این روش را کوانتیزه کردن (Quantization) می‌نامند.

در شکل ۶-۶۶ سیگنال آنالوگ را مشاهده می‌کنید که ابتدا به سیگنال PAM تبدیل شده است. در مرحله بعد سیگنال PAM را درجه‌بندی کرده‌ایم و کد معادل آن را به دست آورده‌ایم. در این مرحله سیگنال PAM

## فصل چهارم: پروژه مخابراتی

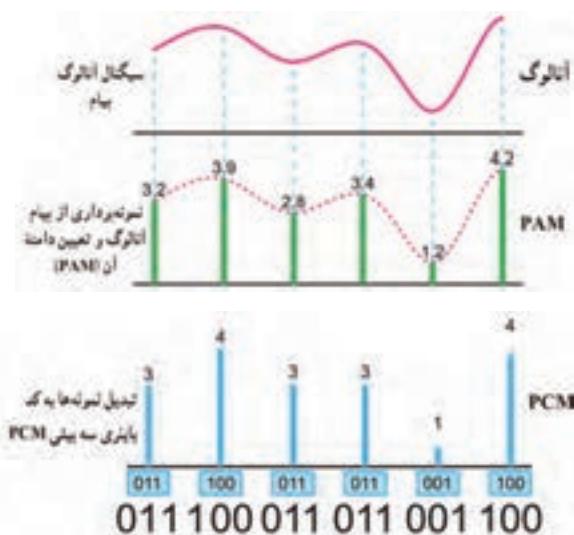

به PCM تبدیل شده است. کد استفاده شده در این تبدیل سه بیتی است.

**بررسی:** تفاوت سیگنال PAM و PCM را در یک جمله شرح دهید.

برای تسلط بر این موضوع نمونه‌های دیگری را مطرح و به صورت گروهی اجرا کنید.

کار گروهی




فیلم چگونگی اجرای فرایند PAM را ببینید.

فیلم




شکل ۶-۶۶ سیگنال آنالوگ و سیگنال PAM و PCM حاصل از آن

در شکل ۶-۶۷ چهار مرحله فرایند PCM که شامل PAM، کوانتیزه کردن، کدبندی باینری و کدبندی دیجیتال به دیجیتال است، نشان داده شده است.

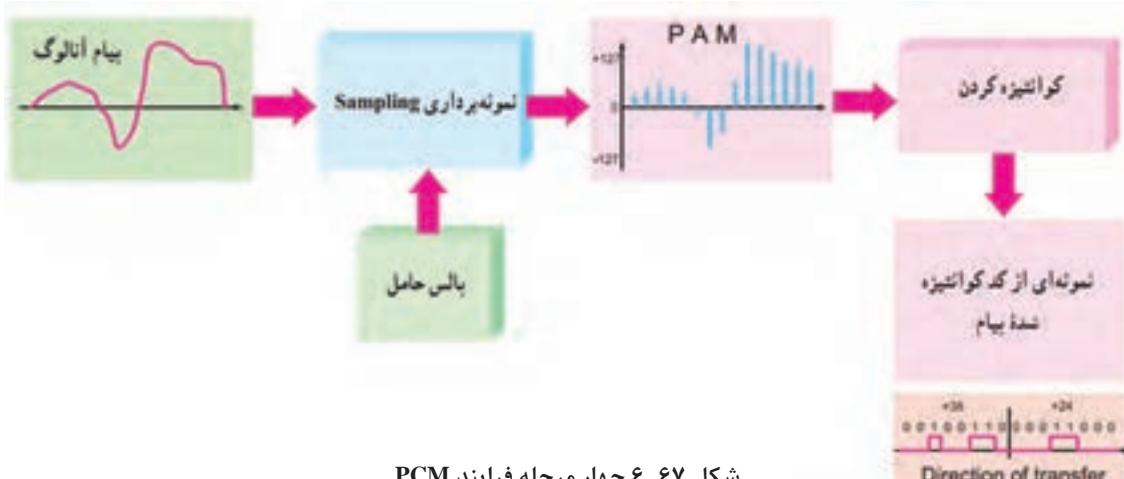


شکل ۶-۶۷ چهار مرحله فرایند PCM

### برخی از تعاریف مهم

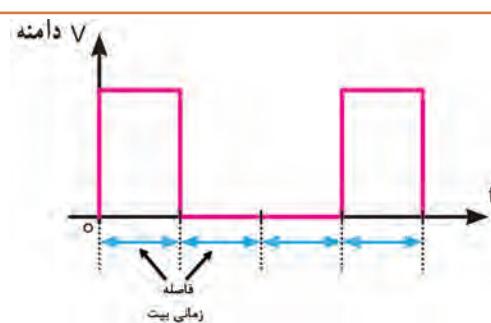

### Bit Interval

فاصله زمانی بیت، زمان لازم برای ارسال یک بیت است. شکل ۶-۶۸ یک نمونه سیگنال دیجیتالی و فاصله زمانی یک بیت را نشان می‌دهد.

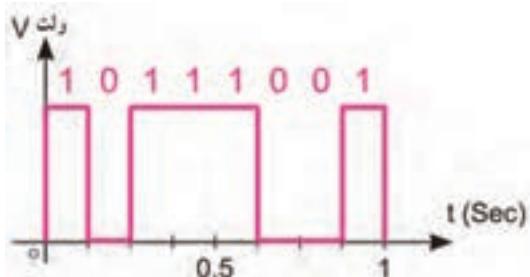

شکل ۶-۶۹ سیگنال دیجیتالی با هشت BPS

### نرخ بیت Bit Rate

سرعت انتشار بیت‌ها را نرخ بیت می‌نامند. نرخ بیت (Bit Per Second) BPS می‌باشد. در شکل ۶-۶۹ یک سیگنال دیجیتالی با BPS برابر ۸ رسم شده است. نرخ بیت در واقع تعیین‌کننده سرعت انتشار و انتقال اطلاعات است.

### فرکانس نمونه‌برداری (Sampling Rate)


**نرخ نمونه‌برداری Sampling Frequency:** سرعت نمونه‌برداری عبارت از تعداد نمونه‌هایی است که در یک ثانیه از پیام برداشته می‌شود. هر قدر تعداد نمونه‌ها در ثانیه بیشتر شود، هنگام تبدیل و بازسازی نمونه‌ها (سیگنال منفصل یا PAM) به سیگنال آنالوگ با تغییر شکل موج کمتری روبه‌رو می‌شویم. در شکل ۶-۷۰ نمونه‌برداری از سیگنال آنالوگ و موج بازسازی شده آن را در شکل ۶-۷۱ مشاهده می‌کنید.




شکل ۶-۷۲ سرعت و دقیق نمونه‌برداری دو برابر



شکل ۶-۷۰ نمونه‌برداری از سیگنال آنالوگ

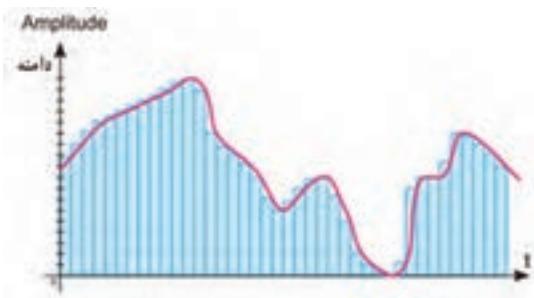

شکل ۶-۷۳ سرعت و دقیق نمونه‌برداری چهار برابر

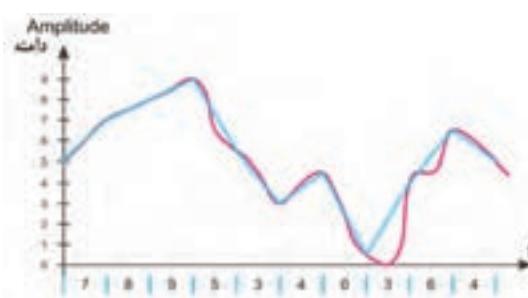

شکل ۶-۷۱ موج بازسازی شده

در شکل‌های ۶-۷۲ و ۶-۷۳ نمونه‌های برداشته شده در یک ثانیه (سرعت نمونه‌برداری) و تعداد مقادیر که به هر نمونه اختصاص داده شده (دقیق نمونه‌برداری) متفاوت است. پیام در کدام مورد دقیق‌تر بازسازی می‌شود؟ نتیجه را در قالب گزارش ارائه دهید.

فعالیت‌گرهی




## ۶-۶ مدولاسیون‌های دیجیتال

برای ارسال علائم صفر و یک منطقی (PCM) به منظور کاهش پهنای باند بهتر است از سیگنال سینوسی استفاده کنیم. در ادامه به شرح مدولاسیون‌های FSK، ASK و PSK می‌پردازیم. سیگنال مورد استفاده در این نوع مدولاسیون‌ها را سیگنال حامل اولیه می‌نامند.

### مدولاسیون ASK (Amplitude Shift Keying)

در مدولاسیون ASK برای نمایش ۰ یا ۱ باینری دامنه سیگنال حامل تغییر می‌کند و فرکانس و فاز حامل ثابت می‌ماند. مقدار دامنه کاربر در مقادیر صفر و یک باینری به عهده طراحان سیستم است. شکل ۶-۷۴ یک نمونه سیگنال مدوله شده ASK را نشان می‌دهد. ASK بسیار نویزپذیر است زیرا نویز می‌تواند روی دامنه قرار گیرد و ۰ را به ۱ و ۱ را به ۰ تبدیل کند.

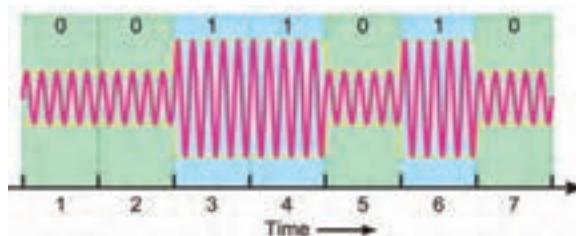


شکل ۶-۷۴ یک نمونه سیگنال مدوله شده ASK

### مدولاسیون FSK (Frequency Shift Keying)

در مدولاسیون FSK برای نمایش ۰ یا ۱ باینری، فرکانس سیگنال حامل تغییر داده می‌شود و دامنه و فاز حامل ثابت باقی می‌ماند. فرکانس حامل در فاصله زمانی هر بیت مقدار ثابتی است. شکل ۶-۷۵ مدولاسیون FSK را نشان می‌دهد. FSK نسبت به نویز مقاوم‌تر از ASK است.

### مدولاسیون PSK (Phase Shift Keying)

در مدولاسیون PSK فاز سیگنال سینوسی را برای نمایش باینری «۱» و «۰» تغییر می‌دهند. در این حالت دامنه و فرکانس حامل ثابت است. به عنوان مثال اگر برای نمایش عدد باینری (۱)، سیگنال حامل با فاز صفر درجه شروع شود، می‌توان فاز سیگنال حامل را ۱۸۰ درجه تغییر داد تا عدد باینری (۰) را ارسال نمود. فاز سیگنال حامل در طول هر بیت باینری ثابت است. در شکل ۶-۷۶ مدولاسیون PSK برای یک نمونه سیگنال دیجیتالی رسم شده است.

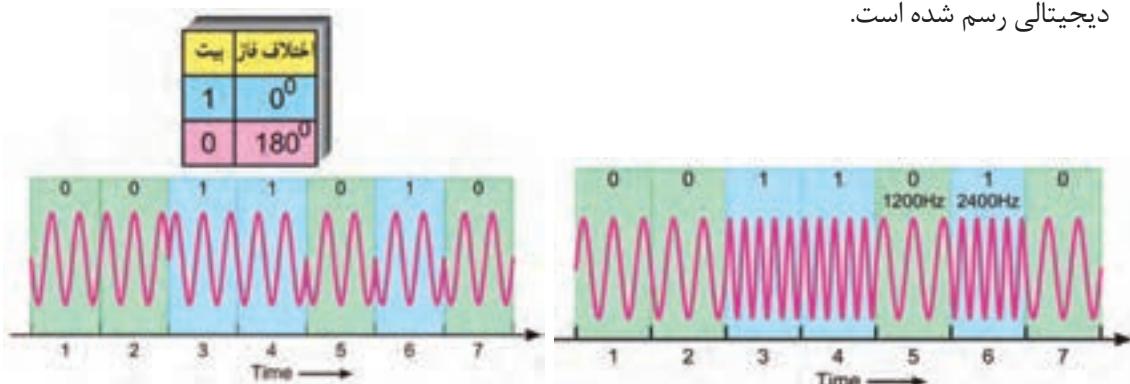


شکل ۶-۷۶ یک نمونه سیگنال مدوله شده PSK

شکل ۶-۷۵ یک نمونه سیگنال مدوله شده FSK



## مدولاسیون FSK با قطعات واقعی

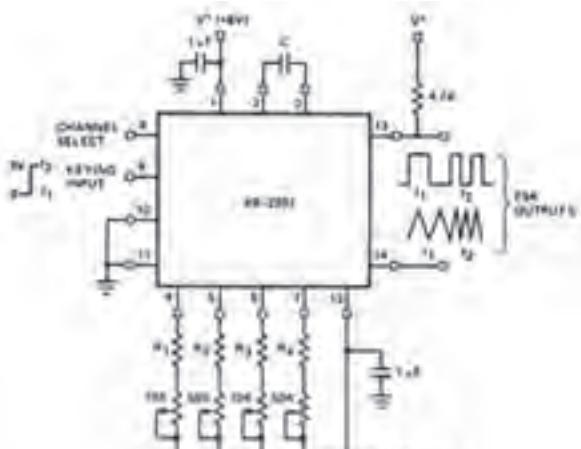


شکل ۶-۷۷


هدف: تولید مدولاسیون FSK  
مواد، ابزار و تجهیزات: اسیلوسکوپ یک دستگاه - آی سی ۲۲۰۷ XR یک عدد - منبع تغذیه یک دستگاه - برد بُرد یک قطعه - مقاومت  $1\text{K}\Omega$  چهار عدد -

مقاومت  $4.7\text{K}\Omega$  یک عدد ( مقاومتها  $\frac{1}{4}$  وات ) - پتانسیومتر  $10\text{ K}\Omega$  ۱۰ سه عدد - پتانسیومتر  $50\text{ K}\Omega$  یک عدد - خازن  $F = 22\text{ nF}$  یک عدد - خازن  $C = 1\mu\text{F}$  ۱ دو عدد - سیم بُرد بُرد - سیم های رابط - لوازم التحریر مراحل اجرای کار

- ۱- مدار شکل ۶-۷۷ را روی برد بُرد بیندید.
- ۲- تغذیه متقارن را به مدار وصل کنید و مدار را راه اندازی نمایید.
- ۳- پایه شماره ۸ را به  $V^+$  یا زمین وصل کنید.
- ۴- پایه ۹ را یک بار به زمین و بار دیگر به ولتاژ ۳ ولت وصل کنید و هر بار شکل موج خروجی (پایه ۱۳) را مشاهده و در نمودارهای شکل ۶-۷۸ رسم کنید. به ورودی آی سی، موج مربعی با دامنه ۳ ولت و فرکانس  $1\text{Hz}$  بدهید و شکل موج خروجی را مشاهده کنید.

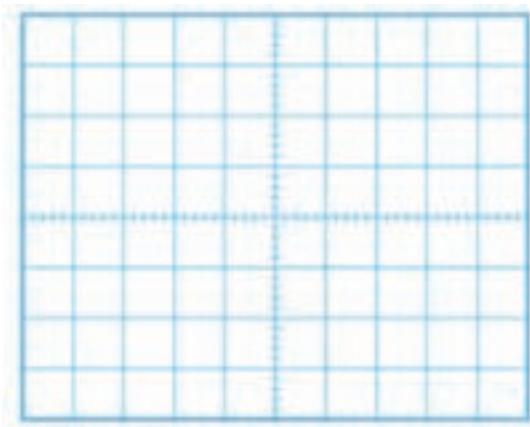

شکل ۶-۷۸

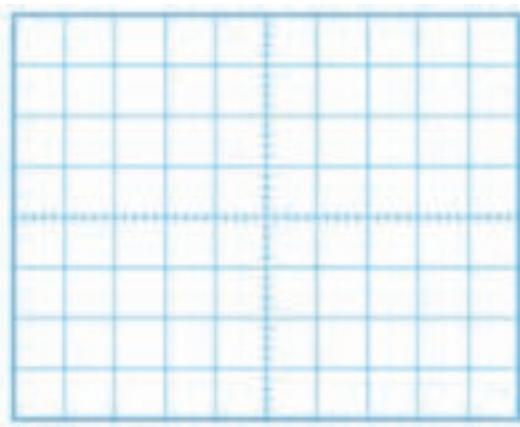

- ۵- با تغییر سرعت تغییر پتانسیومترها، به شکل موج خروجی توجه کنید و اثر آن را بنویسید.

### الگوی پرسش

- ۱- شکل یک نمونه سیگنال آنالوگ و دیجیتال را رسم کنید.
- ۲- مدولاسیون ASK را شرح دهید. یک نمونه سیگنال مدوله شده ASK را رسم کنید.
- ۳- مدولاسیون FSK را شرح دهید. یک نمونه سیگنال مدوله شده FSK را رسم کنید.
- ۴- مدولاسیون PSK را شرح دهید.

## فریب امواج مخابراتی در جنگ تحمیلی خلاصه در ساخت سازه منحرف کننده موشک



هوایپیماهای سوپراتاندارد، از پیشرفته‌ترین و مدرن‌ترین هوایپیماهای اروپایی است که به دلیل کارایی و قدرت بالای آن در اختیار نیروهای ناتو بود و بیشترین شهرت آن در غرق کردن چند رزمناو در جنگ آرژانتین و انگلیس است. همچنین دقت در هدف‌گیری و قدرت انهاجم بالای آن با استفاده از موشک‌های اگزوست (برگرفته از کلمه فرانسوی به معنای ماہی پرنده) در شهرت این جنگ افزار بی‌تأثیر نبوده است. اگزوست با برد ۱۱ کیلومتری خود به خلبان اجازه می‌داد بدون کمترین خطری شناور و کشتی‌ها را هدف قرار دهد. همچنین پس از شلیک بر روی هدف قفل می‌کند و آن را تعقیب و منهدم می‌سازد. دشمنان ایران با تبلیغات فراوان این سلاح را در اختیار صدام قرار می‌دهند تا ایران را وادار به پذیرش خواسته‌های نامعقول خود نمایند. در این مقطع هوش و ذکاوت رزم‌مندگان به نبرد با فناوری‌های نوین و پیشرفته غرب می‌رود در بین طرح‌های ارائه شده، ایده شهید حسین قاسمی با توجه به هزینه کم و سادگی آن پذیرفته شد. در این طرح به منظور فریب امواج رادیویی منتشره از رادار موشک، با استفاده از مقدار زیادی میل‌گرد، صفحات بزرگ فلزی و یونالیت شناوری را طراحی و با نام خارپشت در نزدیکی کشتی‌ها و شناورهای ایرانی به آب انداختند. در اولین آزمایش، امواج فریب می‌خورند و موشک به یکی از همین خارپشت‌های شناور اصابت می‌کند. مهندسان جهاد با تکمیل طرح برای منحرف کردن رادار این موشک‌ها صفحه‌های عمود بر هم فلزی نیز طراحی کردند که امواج فرستاده شده از طرف موشک را به سمت خود موشک بازتاب می‌داد و موشک را در انتخاب هدف به اشتباہ می‌انداخت و به جای کشتی‌ها به این صفحات اصابت می‌کرد. این طرح در گستره وسیعی به کارگرفته شد و سوپراتاندارد فرانسوی در مواجه با نبوغ و ابتکار ایرانی در عرصه جنگ دریایی اعتبار خود را ازدست داد و ناکام شد.

برگرفته و تلخیص شده از اسناد اداره کل  
امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی

## ۱۴-۶ اجرای پروژه کاربردی

### مدیریت هوشمند ساختمان (BMS)

در قرن حاضر ساختمان‌ها با فناوری‌های روز همگام شده و از آنها در راستای بهره‌وری مناسب و مهیا ساختن محیطی امن و راحت استفاده می‌کنند. در یک ساختمان هوشمند از ابداعات و فناوری‌های جدید براساس مدیریتی هوشمند استفاده می‌شود که در راستای افزایش کارایی و آسایش و رفاه ساکنین به‌اجرا درمی‌آید. در ساختمان هوشمند منابع نور مانند روشنایی سقفی، دیواری، رنگی و تزیینی، فلورسنت و لامپ‌های LED به صورت مجزا یا گروهی قابل کنترل هستند. بنابراین با این روش می‌توان بدون نیاز به سرکشی به تمامی چراغ‌ها، از وضعیت هریک از آنها مطلع شد و آنها را با توجه به نیاز «روشن - خاموش» کرد. بنابر تعریف: «ساختمان هوشمند ساختمانی است که در آن از آخرین فناوری‌ها در راستای بیشترین کارایی و رفاه استفاده شده است».

فیلم

فیلم ساختمان هوشمند را مشاهده کنید.



جستجو در اینترنت

در مورد ساختمان‌های هوشمند و فناوری مورد استفاده در آنها تحقیق کنید. و نتیجه را در قالب یک گزارش کار ارائه دهید.

### توضیح عملکرد پروژه

یکی از سامانه‌های مورد استفاده در ساختمان هوشمند « شبیه‌ساز حضور در منزل » است، که در این قسمت به طور اجمالی به آن پرداخته می‌شود. این مدار از طریق خط تلفن قابلیت کنترل چراغ‌ها و لامپ‌های منزل را دارد و برای روشن / خاموش کردن آنها استفاده می‌شود. در این مدار با شماره‌گیری و تماس تلفنی، بعد از چندبار زنگ خوردن، دستگاه فعال می‌شود و خط تلفن در حالت مکالمه قرار می‌گیرد و دستگاه منتظر دریافت کد دستور می‌شود. بعد از ارسال کد توسط کاربر با توجه به دستور اقدام می‌کند و فرایند اجرا به پایان می‌رسد. لازم به ذکر است که این دستگاه، علاوه بر کنترل روشنایی می‌تواند کاربردهای دیگری مانند کنترل وسایل الکتریکی در منزل را نیز داشته باشد.

**توجه:** استفاده از وسایل رفاهی و امنیتی مانند سامانه کنترل روشنایی، کنترل دما، دوربین مداربسته،

آنتن مرکزی و روشنایی اضطراری از مواردی است که در هوشمندسازی ساختمان نقشی اساسی دارد.

این تنوع سبب می‌شود که هوشمندسازی ساختمان‌ها از پیچیدگی‌های خاص خود برخوردار باشد.

در دروس نصب و راهاندازی سامانه‌های الکتریکی خانگی، اداری، تجاری و صنعتی که در پایه دوازدهم

ارائه می‌شود، به طور مفصل درباره ساختمان‌های هوشمند بحث خواهیم کرد. این بخش از کتاب صرفاً

جهت آشنایی و ورود به این زمینه است.



## فصل چهارم: پروژه مخابراتی

پروژه انتخاب شده برای سامانه های مخابراتی در این بخش تا حدودی پیچیده است. اما از آنجا که انتخاب پروژه ها به صورت نیمه تجویزی می باشد، مربی محترم می تواند با توجه به نیاز با انتخاب پروژه های دیگری مانند سامانه های فرستنده - گیرنده های نوری موضوع ساده تری را انتخاب کند. همچنین می توانید برای گروه های مختلف در کلاس چند پروژه را انتخاب و اجرا نمایید. این موضوع به طور کامل در اختیار هنرآموز محترم قرار دارد. یادآور می شود که پروژه ها باید به گونه ای انتخاب شوند که اهداف آموزشی مبتنی بر شایستگی را پوشش دهد.

### بلوک دیاگرام مدار


بلوک دیاگرام کلی مدار « شبیه ساز حضور در منزل » در شکل ۶-۷۹ نشان داده شده است که دارای چهار قسمت اصلی است.



شکل ۶-۷۹ بلوک دیاگرام مدار

### ☒ بلوک تشخیص و آشکارسازی زنگ

وضعیت Ring یا حالت زنگ، یک ولتاژ AC سینوسی سوار بر ولتاژ DC (On Hook) است. ولتاژ زنگ یک موج سینوسی با دامنه ۸۰ تا ۱۳۰ ولت و فرکانس ۲۵ هرتز می باشد که برای آشکارسازی آن روش های متفاوتی وجود دارد. در شکل ۶-۸۰ یک نمونه مدار آشکارساز زنگ نمایش داده شده است. در این مدار از آی سی LM555 به عنوان تایмер استفاده کرده ایم که مدت زمان مشخصی را در اختیار تلفن می گذارد و پس از خوردن چند زنگ در صورتی که گوشی برداشته نشود دستگاه به طور خودکار وارد عمل شود.

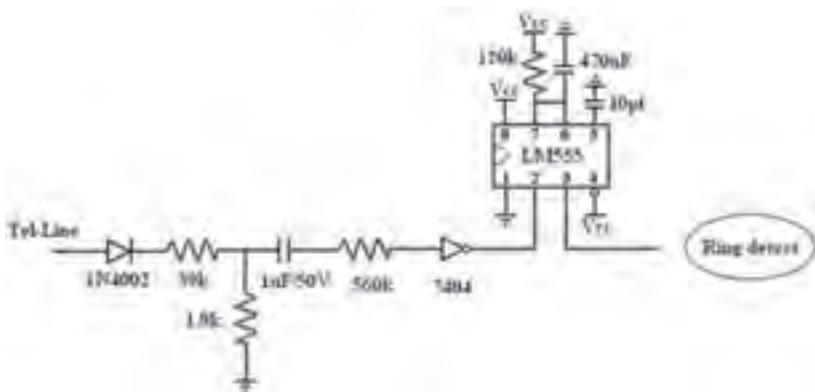

شکل ۶-۸۰ یک نمونه آشکارساز مدار زنگ



## اجرای پروژه کاربردی مخابراتی

هدف: فرمان به یک دستگاه از طریق خط تلفن

**مواد، ابزار و تجهیزات:** رایانه - نرم افزار تهیه طرح مدار چاپی - اسیلوسکوپ یک دستگاه - منبع تغذیه یک دستگاه - برد بُرد یک قطعه - مولتی‌متر یک دستگاه - وسایل لحیم کاری - وسایل تهیه طرح مدار چاپی - وسایل سوراخ کاری برد مدار چاپی - قطعات پروژه مطابق جدول ۶-۱۰

### مراحل اجرای کار

- در آزمایشگاه مدار بلوک تشخیص و آشکارسازی زنگ مدار شکل ۶-۸۰ را روی برد بیندید و برای مشاهده عملکرد خروجی از یک LED استفاده کنید. خروجی مدار را همزمان به اسیلوسکوپ وصل کنید و با شماره‌گیری خط تلفن، تغییرات شکل موج خروجی را مشاهده و بررسی نمایید.

نکته


فهرست کلی قطعات در انتهای همین واحد گیری آمده است.



### ☒ بلوک ارتباطی بین خط، تلفن و دستگاه

در حالت عادی خط به تلفن وصل است. بعد از فعال شدن مدار زنگ و تعدادی زنگ خوردن، این بلوک خط را از تلفن جدا کرده و به دستگاه وصل می‌کند. در این حالت شرایطی مشابه هنگام استفاده از تلفن با Off Hook (زمانی که گوشی از روی تلفن برداشته می‌شود) به وجود می‌آید. در این شرایط ولتاژ DC خط به حدود ۱۲ ولت افت می‌کند. برای استفاده از این تغییر حالت از رله استفاده می‌شود.


- در آزمایشگاه مدار بلوک ارتباطی بین خط، تلفن و دستگاه شکل ۶-۸۱ را به مدار مرحله ۱ اضافه کنید و برای تشخیص صحت عملکرد از یک گوشی تلفن متصل به سمت دیگر رله استفاده کنید. با شماره‌گیری خط حالت زنگ خوردن گوشی تلفن را بررسی نمایید.

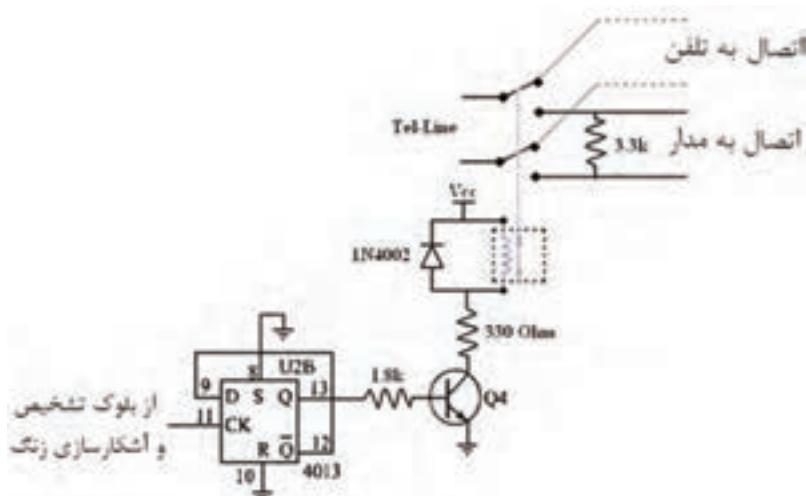

شکل ۶-۸۱ مدار ارتباط بین خط تلفن و دستگاه

بلوک دریافت شماره کد فرمان

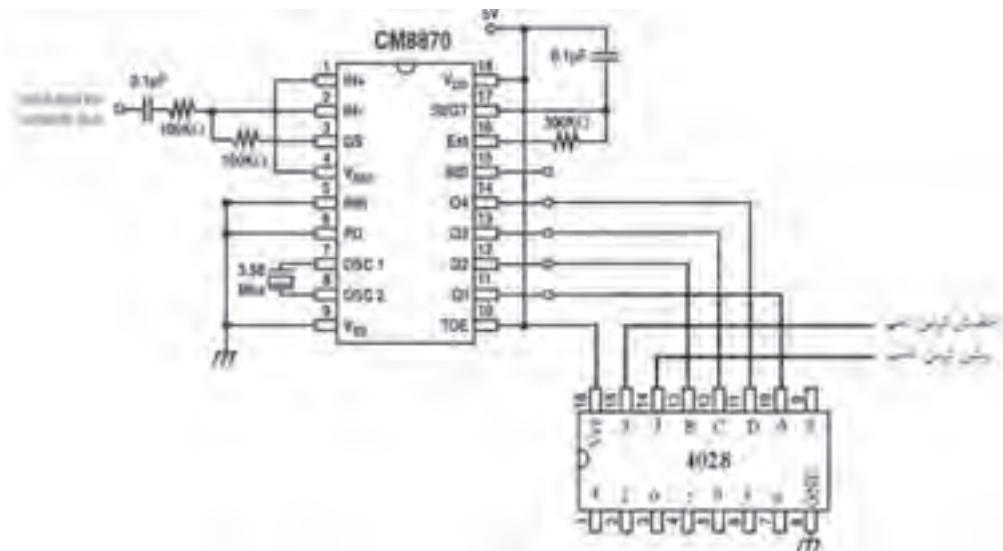بلوک دریافت شماره کد فرمان امکان کنترل متنوعی را برای دستگاه‌ها را فراهم می‌کند. این بلوک متناسب با نوع سیستم شماره‌گیری مورد استفاده (پالس یا تن) تقسیم‌بندی می‌شود. مدار شکل ۶-۸۲ به عنوان تبدیل کننده شماره‌گیری‌های تن به عدد دیجیتالی یا باینری (Binary) استفاده می‌شود. عدد باینری توسط آی سی ۴۰۲۸ با فعال شدن یک از پایه‌ها رمزگشایی می‌شود.



## شکل ۸۲-۶ مدار دریافت شماره کد فرمان


**پرسش:** رمزگشا یا دیکدرها چه عملکردی دارند؟ با توجه به آموخته‌های خود شرح دهید.

تحقيق

با مراجعه به کتاب مشخصات آی‌سی‌ها، چگونگی عملکرد آی‌سی ۴۰۲۸ را بررسی کنید.

۳- برای تشخیص صحت عملکرد مدار، بلوک دریافت شماره کد فرمان را در آزمایشگاه ببندید و با شماره گیری کلیدهای تلفن، خروجی پایه مناسب با آن را با ولت متر اندازه گیری کنید.

بلوک کنترل کننده دستگاه

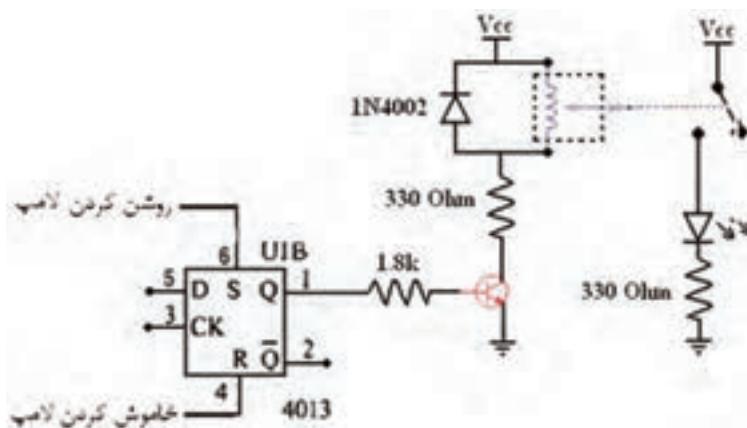


شکل ۸۳-۶ مدار کنترل کننده دستگاه

در بلوک کنترل کننده دستگاه، از یک ترانزیستور BC107 به عنوان سوئیچ الکترونیکی استفاده شده است. این بلوک دستور لازم جهت فعال شدن را از فلیپ فلاپ دوم آی سی 4013 دریافت می کند. این سوئیچ می تواند رله ای را که با ولتاژ ۲۲۰ کار می کند فعال کرده و دستگاه دیگری را راه اندازی کند. طبق شکل ۶-۸۳ جهت رعایت نکات ایمنی در آزمایشگاه، هنگام تست مدار، به جای دستگاه ۲۲۰ ولت از یک عدد LED استفاده کنید.

۴ - بلوک کنترل کننده دستگاه را به طور کامل در آزمایشگاه بیندید و با شماره گیری تلفن، خروجی پایه مناسب با آن را با ولتمتر اندازه گیری کنید.

#### ☒ نقشه فنی کلی مدار

در شکل ۶-۸۴ نقشه فنی کلی مدار رسم شده است.

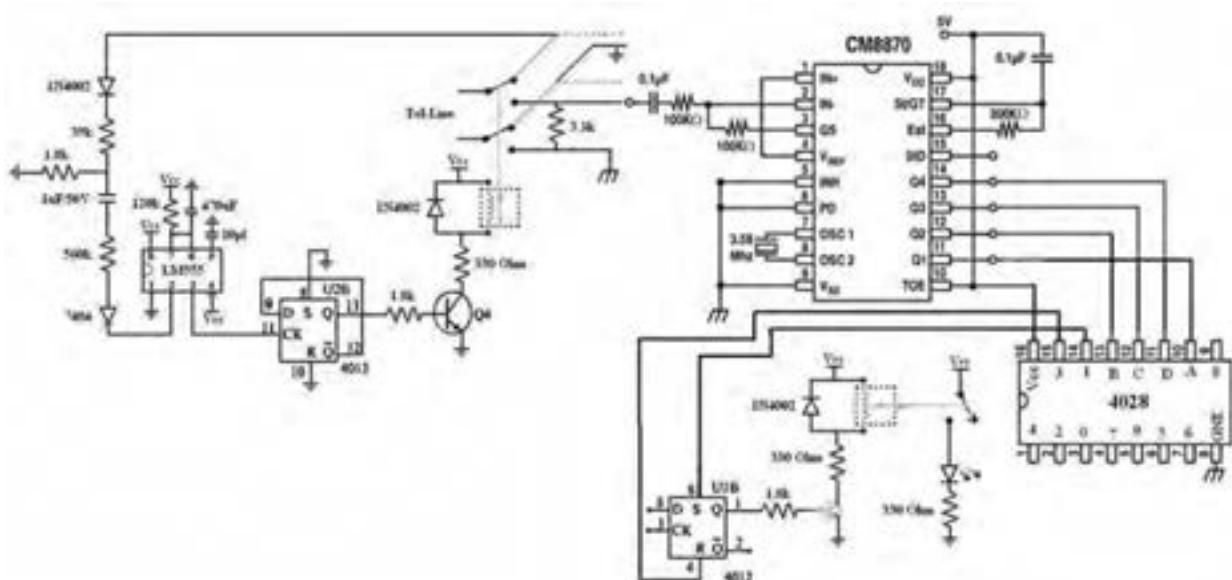


شکل ۶-۸۴ نقشه کلی مدار


۵ - مدارهای بخش های مختلف را با استفاده از یکی از نرم افزارهای طراحی مدار چاپی کنار هم رسم کنید.  
توجه داشته باشید که از نام گذاری ها و علائم مناسب الکترونیکی استفاده نمایید.

در شکل های ۶-۸۵ و ۶-۸۶ این مدار با استفاده از نرم افزار Protel ۹۹ SE و PCB Wizard رسم شده است. شما می توانید از نرم افزار آلتیوم دیزاینر نیز استفاده کنید.

## فصل چهارم: پروژه مخابراتی

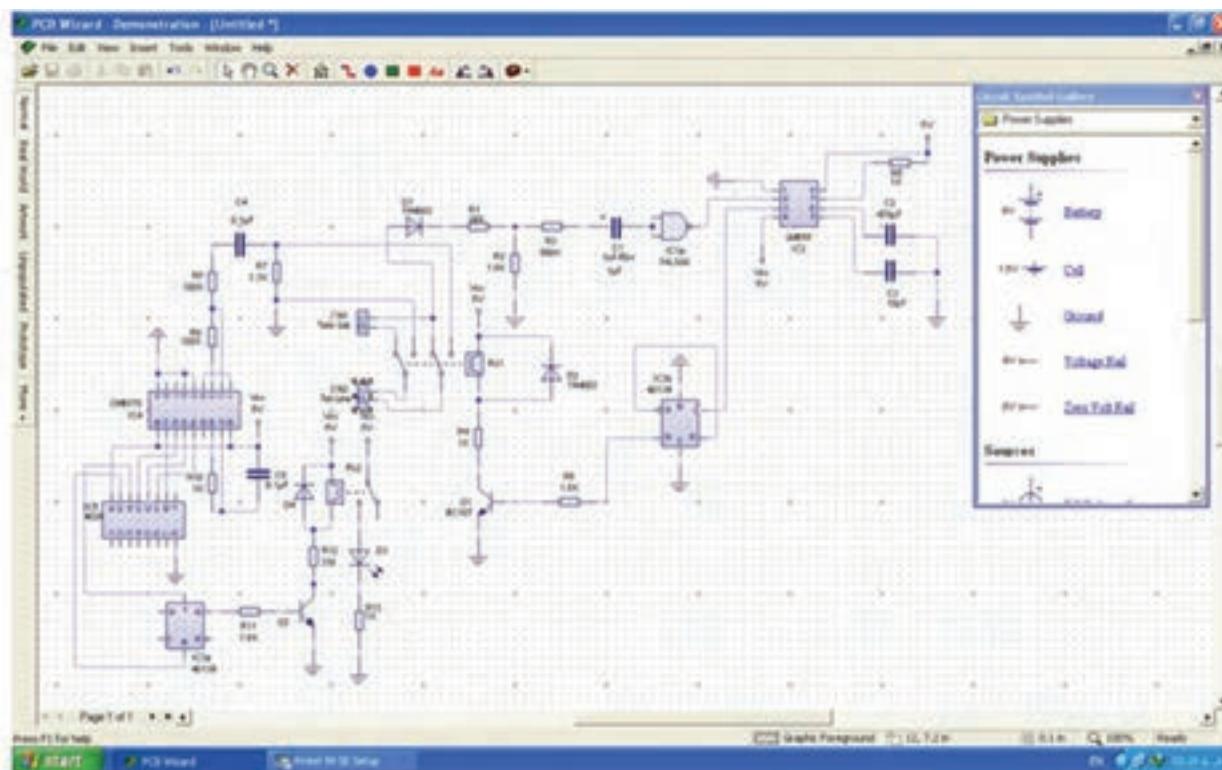

شکل ۶-۸۵ مدار داخلی با نرم افزار PCB Wizard

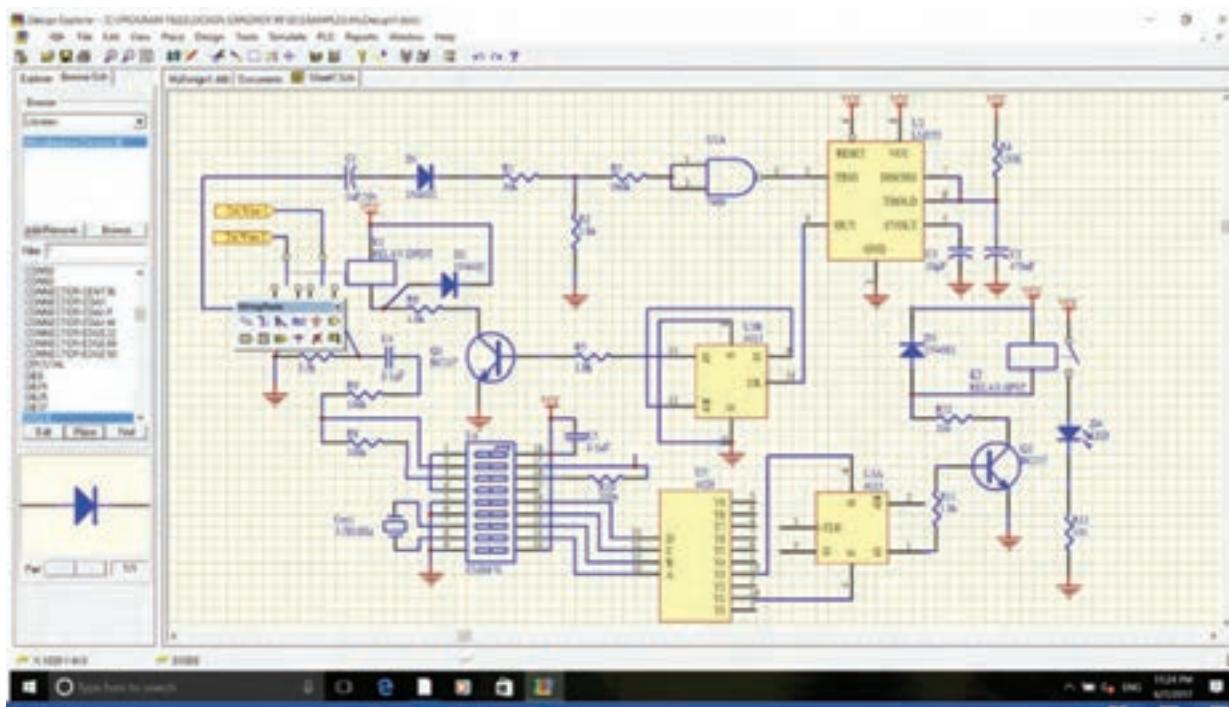

شکل ۶-۸۶ مدار داخلی با نرم افزار Protel ۹۹ SE

۶- مدار چاپی شکل ۶-۸۶ را با نرم افزار طراحی مدار چاپی انجام دهید. به دلیل متنوع بودن مدارهای چاپی طراحی شده با استفاده از نرم افزار، نتایج نهایی را با مرتبی کارگاه بررسی کنید، سپس اقدام به تهیه و ساخت آن نمایید.


#### ● فهرست قطعات مورد نیاز

کلیه قطعات مورد نیاز برای این پروژه در جدول ۶-۱۰ آمده است.


جدول ۶-۱۰ فهرست قطعات پروژه

نوع	شماره	مقدار	شماره	مقدار	مقدار	مقدار	شماره	مقدار
مقاومت	R <sub>8</sub>	۱۰۰k	R <sub>1</sub>	۳۹k				
	R <sub>9</sub>	۱۰۰k	R <sub>2</sub>	۱/۸k				
	R <sub>10</sub>	۳۰۰k	R <sub>3</sub>	۵۶۰k				
	R <sub>11</sub>	۱/۸k	R <sub>4</sub>	۱۲۰k				
	R <sub>12</sub>	۳۳۰	R <sub>5</sub>	۱/۸k				
	R <sub>13</sub>	۳۳۰	R <sub>6</sub>	۱/۸k				
			R <sub>7</sub>	۳/۳k				
خازن	C <sub>4</sub>	۰/۱uF	C <sub>1</sub>	۱uF/۵۰v				
	C <sub>5</sub>	۰/۱uF	C <sub>2</sub>	۴۷۰uF				
			C <sub>3</sub>	۱۰pF				
دیود	D <sub>3</sub>	۱N۴۰	D <sub>1</sub>	۱N۴۰۰۲				
	D <sub>4</sub>	LED	D <sub>2</sub>	۱N۴۰۰۲				
ترانزیستور	Q <sub>2</sub>	BC107	Q <sub>1</sub>	BC107				
آی سی	U <sub>4</sub>	CM8870	U <sub>1</sub>	۷۴۰۰				
	U <sub>5</sub>	۴۰۲۸	U <sub>2</sub>	LM555				
			U <sub>3</sub>	۴۰۱۳				
رله	K <sub>2</sub>	SPST	K <sub>1</sub>	DPDT				


## الگوی آزمون نظری پایان واحد یادگیری (۶)

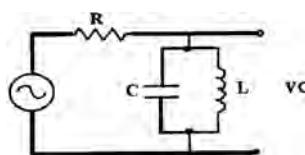

شکل ۶-۸۸

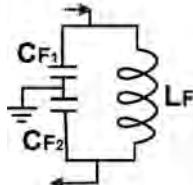

شکل ۶-۸۷

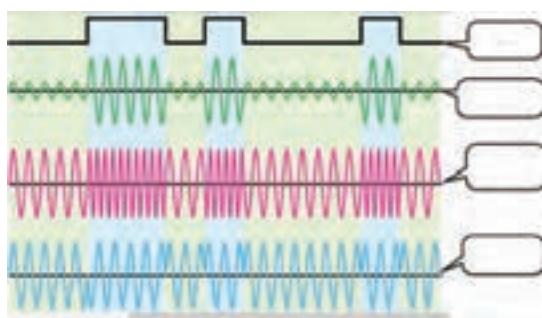

شکل ۶-۸۹

۱- اجزای سامانه‌های مخابراتی را نام ببرید و نام هر بخش را به انگلیسی بنویسید.

۲- محدوده فرکانسی ..... تا ..... کیلوهرتز LF نام دارد.

۳- منحنی پاسخ فرکانسی فیلتر بالاگذر را رسم کنید و روی منحنی فرکانس قطع را مشخص کنید.

۴- در فیلتر حذف باند، در فرکانس تشیدید (رزوانس) دامنه ولتاژ خروجی کمترین مقدار خود را دارد.

صحیح □ غلط □

۵- در فیلتر عبور باند با ..... مقدار Q پهنه‌ای باند فیلتر کمتر می‌شود.

۶- نیازهای اولیه برای نوسان‌سازی را نام فقط ببرید.

۷- مدار تعیین فرکانس شکل ۶-۸۷ مربوط به کدام نوع نوسان‌ساز است؟

۱) پل وین ۲) کولپیتس ۳) هارتلی ۴) آرمسترانگ


۸- نام فیلتر شکل ۶-۸۸ را بنویسید و منحنی پاسخ فرکانسی آن را رسم کنید.

۹- VCO اول چه کلمات انگلیسی است؟ کلمات انگلیسی را بنویسید و به فارسی معنی کنید. با مراجعه به اسناد مختلف، شماره فنی یک نمونه آی سی VCO را بنویسید.

۱۰- نام هر سیگنال در شکل ۶-۸۹ را در محل تعیین شده بنویسید.

۱۱- اول کلمات انگلیسی BMS و به معنی Building Management System است.

## الگوی آزمون عملی نرم افزاری پایان واحد یادگیری (۶)

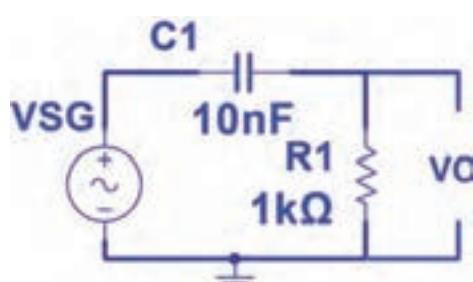

شکل ۶-۹۰

۱- نرم افزار مولتی‌سیم یا هر نرم افزار مناسب دیگر را فعال کنید.

۲- مدار شکل ۶-۹۰ را در فضای نرم افزار بندید.


۳- سیگنال ژنراتور را روی موج سینوسی و دامنه ۸ ولت پیک ( $8V_{PK}$ ) تنظیم کنید.

۴- فرکانس قطع فیلتر را با فرمول محاسبه و یادداشت نمایید.

۵- فرکانس موج سینوسی را مطابق جدول ۶-۱۱ تغییر دهید و دامنه موج خروجی را به کمک

اسیلوسکوپ نرم افزار اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

جدول ۶-۱۱

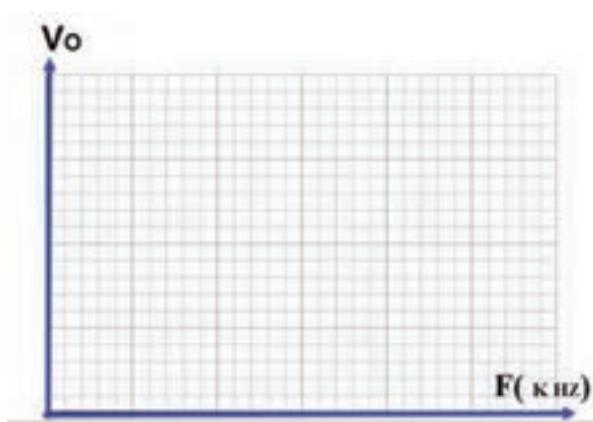


شکل ۶-۹۱

V <sub>opp</sub> ولت	فرکانس KHZ	ردیف
	۱	۱
	۵	۲
	۱۰	۳
	f <sub>c</sub>	۴
	۲۵	۵
	۵۰	۶

- ۶- در فرکانس قطع دامنه موج خروجی فیلتر چند درصد دامنه موج ورودی است؟  
 ۷- منحنی پاسخ فرکانسی فیلتر را با مقیاس مناسب در نمودار شکل ۶-۹۱ رسم کنید. روی منحنی، فرکانس قطع را مشخص کنید.

### الگوی آزمون عملی با قطعات واقعی پایان واحد یادگیری (۶)

- الف) کار آزمایشگاهی  
 ۱- مدار شکل ۶-۹۲ را روی برد بیندید.

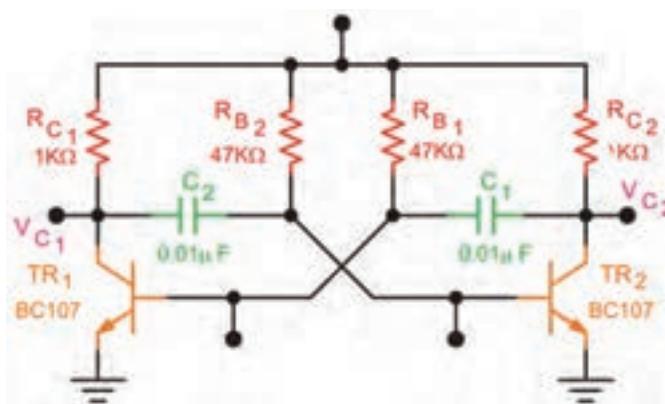


شکل ۶-۹۲

- ۲- منبع تغذیه را روی ۱۰ ولت تنظیم کنید و به مدار وصل نمایید.  
 ۳- مدار را راه اندازی کنید.

## فصل چهارم: پروژه مخابراتی

- ۴- شکل موج کلکتور  $TR_2$  و بیس  $TR_1$  را در نمودارهای شکل ۶-۹۳ رسم کنید.  
۵- زمان تناوب موج‌ها را اندازه بگیرید و فرکانس موج‌ها را محاسبه و یادداشت کنید.

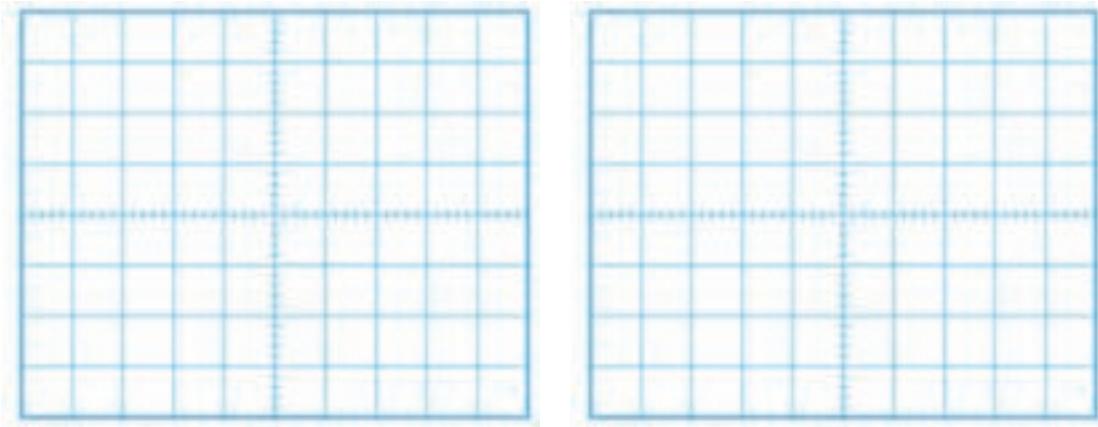

شکل ۶-۹۳

ب) ارزشیابی یک پروژه کاربردی مخابراتی اجرا شده در طول دوره

## ارزشیابی شایستگی ساخت پروژه مخابراتی

**شرح کار:** ۱- تشریح انواع باند فرکانسی و کاربرد آنها ۲- شرح انواع فیلترها و بستن مدار در نرمافزار و با قطعات واقعی و اندازه‌گیری کمیت‌ها ۳- شرح انواع نوسان‌سازها و بستن مدار در نرمافزار و با قطعات واقعی و اندازه‌گیری کمیت‌ها ۴- شرح انواع مدولاسیون و بستن مدار مدولاتور با قطعات واقعی و اندازه‌گیری کمیت‌ها ۵- آماده‌سازی طرح مدار چاپی پروژه ۶- مونتاژ قطعات روی فیبر ۷- آزمایش صحت عملکرد بُرد مونتاژ شده

**استاندارد عملکرد:** راه اندازی و عیب‌یابی پروژه کاربردی مخابراتی با رعایت استانداردهای تعریف شده شاخص‌ها:

- ۱- تشریح انواع باند فرکانسی و کاربرد آنها (۵ دقیقه)
- ۲- تشخیص انواع فیلتر و بستن مدار آن در نرمافزار و یا با قطعات واقعی و اندازه‌گیری کمیت‌ها (۲۰ دقیقه)
- ۳- بستن مدار نوسان‌ساز در نرمافزار یا با قطعات واقعی و اندازه‌گیری کمیت‌ها (۳۰ دقیقه)
- ۴- شرح انواع مدولاتور و بستن یک نمونه مدار مدولاتور با قطعات واقعی و نرمافزاری (۳۰ دقیقه)
- ۵- آماده سازی طرح مدار چاپی پروژه (۲۰ دقیقه)
- ۶- مونتاژ قطعات روی فیبر (۳۰ دقیقه)
- ۷- تست صحت عملکرد بُرد مونتاژ شده (۱۵ دقیقه)

**شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:** مکان مناسب انجام کار با کف عایق یا آنتی استاتیک - نور مناسب برای کارهای ظریف - ابعاد حداقل ۶ مترمربع و دارای تهویه یا پنجره - دمای طبیعی (۱۸°C - ۲۷°C) و مجهز به وسایل اطفاء حریق - میز کار استاندارد با ابعاد L۱۸۰ \* H۸۰ cm - مجهز به فیوز حفاظت جان - فرد با لباس کار - انجام کار در حال نشسته یا ایستاده - رایانه - پرینتر - نرم افزارهای مناسب - اسیلوسکوپ - منبع تغذیه - ابزار عمومی کارگاه الکترونیک - لوازم التحریر - وسایل تهیه مدار چاپی - وسایل اسید کاری - وسایل سوراخ کاری فیبر - وسایل مونتاژ - قطعات پروژه

ردیف	مراحل کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	تشریح انواع باند فرکانسی و کاربرد آنها	۱	
۲	تشخیص انواع فیلتر و بستن مدار آن در نرمافزار و با قطعات واقعی و اندازه‌گیری کمیت‌ها	۲	
۳	بستن مدار نوسان‌ساز در نرمافزار یا با قطعات واقعی و اندازه‌گیری کمیت‌ها	۲	
۴	شرح انواع مدولاسیون و بستن مدار مدولاتور با قطعات واقعی و اندازه‌گیری کمیت‌ها	۲	
۵	اجرای کامل پروژه کاربردی مخابراتی	۲	
۶	آزمایش صحت عملکرد بُرد مونتاژ شده	۲	
شاخص‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
۱- محافظت از دستگاه‌ها ۲- دقت و مسئولیت پذیری ۳- شایستگی تفکر و یادگیری مدادام‌العمر ۴- اخلاق حرفه‌ای ۵- رعایت نکات زیست محیطی ۶- به کارگیری فناوری نوین			
میانگین نمرات			
*			

\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.