

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# ساخت پروژه (برد الکترونیکی دستگاه)

رشته الکترونیک  
گروه برق و رایانه  
شاخه فنی و حرفه‌ای  
پایه یازدهم دوره دوم متوسطه



وزارت آموزش و پرورش  
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی



ساخت پروژه (برد الکترونیکی دستگاه) - ۲۱۱۲۷۵

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر تأییف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش

سید محمود صموئی، شهرام نصیری سوادکوهی، محمود شبانی، رسول ملک محمد، مهین ظریفیان  
جولایی، فرشته داودی و سهیلا ذوالفاری (اعضای شورای برنامه‌ریزی)

شهرام نصیری سوادکوهی (فصل‌های اول تا پنجم)، مرتضی کرمی (فصل‌های اول و دوم)، هادی  
بیدختی (پروژه‌های فصل سوم)، محمد مرسلی (پروژه واحد یادگیری ۶ فصل چهارم) و اکبر نور محمدی  
(پروژه واحد یادگیری ۷ فصل پنجم) (اعضای گروه تألیف)- رسول ملک محمد (ویراستار فنی)

اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

جواد صفری (مدیر هنری) - ایمان اوجیان (طراح یونیفورم) - نیما صابر (صفحه‌آرا) - شورای برنامه‌ریزی  
رشته الکترونیک (عکاسی و رسمی)

تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهیدموسوی)

تلفن: ۰۹۱۱۱۶۱-۹، ۰۹۲۶۶-۸۸۳۰، دورنگار: ۰۹۲۶۶-۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وب‌گاه: [www.irtextbook.ir](http://www.irtextbook.ir) و [www.chap.sch.ir](http://www.chap.sch.ir)

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران- کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج- خیابان ۶۱ (دارو پخش)

تلفن: ۰۵-۱۶۱-۴۴۹۸۵۱۶۰، دورنگار: ۰۶-۴۴۹۸۵۱۶۰، صندوق پستی: ۱۳۹-۳۷۵۱۵

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

چاپ اول ۱۳۹۶

نام کتاب:

پدیدآورنده:

مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تأثیف:

شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تأثیف:

مدیریت آماده‌سازی هنری:

شناسه افزوده آماده‌سازی:


نشانی سازمان:

ناشر:

چاپخانه:

سال انتشار و نوبت چاپ:

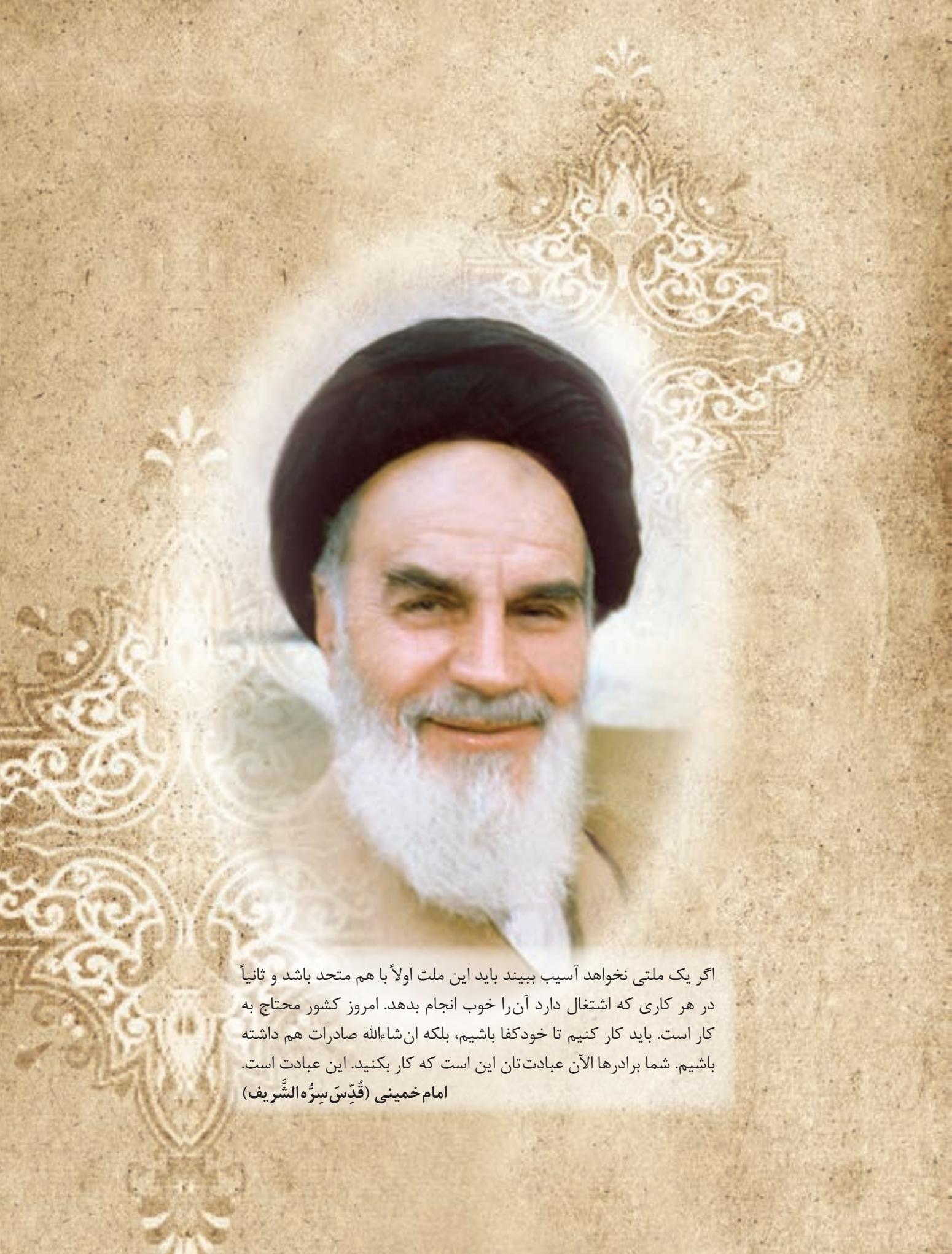کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت  
آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و  
ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلحیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی،  
تهییه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد  
قانونی قرار می‌گیرند.



اگر یک ملتی نخواهد آسیب ببیند باید این ملت اولاً با هم متحد باشد و ثانیاً در هر کاری که اشتغال دارد آن را خوب انجام بدهد. امروز کشور محتاج به کار است. باید کار کنیم تا خود کفای باشیم، بلکه ان شاء الله صادرات هم داشته باشیم. شما برادرها الان عبادت تان این است که کار بکنید. این عبادت است.  
امام خمینی (قُدَّسَ سِرُّهُ الشَّرِيفُ)

## فهرست

### پودهمان اول: کار با نرم افزار طراحی مدار چاپی

۲	واحد یادگیری ۱: شایستگی کار با نرم افزارهای پیشرفته طراحی مدار چاپی
۳	۱- تجهیزات و ابزار مورد نیاز کارگاه
۳	۲- یادآوری طراحی مدار چاپی
۴	۳- معرفی نرم افزارهای پیشرفته طراحی مدار چاپی
۵	۴- نصب و راه اندازی نرم افزار آلتیوم دیزاینر
۶	۵- معرفی محیط نرم افزار آلتیوم دیزاینر
۸	۶- مراحل طراحی مدار چاپی با نرم افزار آلتیوم دیزاینر
۱۳	۷- جاگذاری و وارد کردن قطعات و استفاده از کتابخانه
۲۱	۸- ایجاد پروژه PCB جدید
۲۷	۹- عملیات جای گذاری قطعات بر روی فیبر مدار چاپی
۳۰	۱۰- تنظیم لایه های برد مدار چاپی
۳۱	۱۱- طراحی پدها و مسیرها روی فیبر خام مدار چاپی در نرم افزار
۳۴	نمونه آزمون عملی نرم افزاری پایان واحد یادگیری (۱)

### پودهمان دوم: طراحی مدار چاپی با نرم افزار پیشرفته

۳۸	واحد یادگیری ۲: شایستگی طراحی پروژه کاربردی با آی سی آنالوگ
۳۹	۱- مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز
۳۹	۲- معرفی چند نمونه از آی سی های آنالوگ
۴۱	۳- استخراج اطلاعات مهم از برگه اطلاعات (دیتا شیت)
۴۵	۴- برخی کاربردهای متداول آی سی
۴۷	۵- اجرای طرح مدار چاپی پروژه منبع تغذیه متغیر
۴۹	۶- پروژه منبع تغذیه متقارن با ولتاژ خروجی قابل تنظیم
۵۳	۷- آی سی زمان سنج NE555
۵۷	۸- مدار کاربردی با آی سی ۵۵۵
۶۵	آزمون نظری پایان واحد یادگیری (۲)
۶۶	آزمون نظری نرم افزاری پایان واحد یادگیری (۲)
۶۸	واحد یادگیری ۳: شایستگی چاپ و آماده سازی طرح رو و پشت برد مدار چاپی، مونتاژ و راه اندازی مدار
۶۹	۳- مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز
۶۹	۳- روش های ساخت فیبر مدار چاپی

۷۳	۳-۳- لامینت کاری در صنعت
۷۴	۳-۴- انتقال طرح روی فیبر
۷۵	۳-۵- نوردهی و ظهور فیبر
۷۶	۳-۶- اسید کاری فیبر
۷۶	۳-۷- سوراخ کاری فیبر
۷۷	الگوی آزمون نظری پایان واحد یادگیری (۳)
۷۸	الگوی آزمون عملی پایان واحد یادگیری (۳)

### پودهمان سوم: پروژه کاربردی آنالوگ

۸۲	واحد یادگیری ۴: مونتاژ پروژه کاربردی آنالوگ
۸۳	۴-۱- مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز
۸۳	۴-۲- تقویت کننده های چند طبقه
۸۵	۴-۳- اتصال تقویت کننده ها به یکدیگر
۸۹	۴-۴- زوج دارلینگتون
۹۳	۴-۵- ترانزیستور اثر میدان
۹۴	۴-۶- ترانزیستور با اثر میدان پیوندی یا (Junction Field Effect Transistor) JFET
۹۵	۴-۷- مقادیر در حد FET
۱۰۰	۴-۸- تغذیه JFET
۱۰۰	۴-۹- موارد کاربرد ترانزیستورهای اثر میدان
۱۰۳	۴-۱۰- ترانزیستور اثر میدان با گیت عایق شده یا (Insulated Gate FET) IGFET
۱۰۴	۴-۱۱- عملکرد MOSFET به عنوان کلید (Mosfet Switching Operation)
۱۰۶	۴-۱۲- شکل ظاهری ترانزیستورهای FET
۱۰۷	۴-۱۳- تقویت کننده تفاضلی
۱۰۹	۴-۱۴- تقویت کننده عملیاتی
۱۱۲	۴-۱۵- بهره ولتاژ حلقة باز
۱۱۳	۴-۱۶- کاربردهای تقویت کننده عملیاتی
۱۲۲	۴-۱۷- اجرای پروژه
۱۲۳	۴-۱۸- تقویت کننده صوتی ۱۰ وات
۱۲۶	۴-۱۹- طرح روی فیبر مدار چاپی (راهنمای نصب قطعات)
۱۲۹	۴-۲۰- آلاینده های برد
۱۳۱	۴-۲۱- معرفی چند پروژه کاربردی

الگوی آزمون نظری پایان واحد یادگیری (۴).....	۱۳۹
الگوی آزمون عملی نرم افزاری پایان واحد یادگیری (۴).....	۱۳۹
الگوی آزمون عملی با قطعات واقعی پایان واحد یادگیری (۴).....	۱۳۹
واحد یادگیری ۵: راه اندازی و عیب یابی پروژه آنالوگ.....	۱۴۲
۱-۵- مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز.....	۱۴۳
۲-۵- تغذیه مدارهای الکترونیکی .....	۱۴۳
۳-۵- تعیین ولتاژها و سیگنال های مدار .....	۱۴۴
۴-۵- عیب یابی مدار .....	۱۴۵
۵-۵- تشریح اصول کار مدار تقویت کننده صوتی .....	۱۴۷
۶-۵- آشنایی با برد های پخش کننده فایل های MP3 و رادیو .....	۱۴۸
۷-۵- تهییه جعبه برای پروژه .....	۱۵۰
۸-۵- آشنایی با ترمینال (جک) بلندگو .....	۱۵۲
۹-۵- آشنایی با مدارهای تغذیه پشتیبان (اضطراری) ساده.....	۱۵۴
الگوی آزمون نظری پایان واحد یادگیری (۵).....	۱۵۵

#### **پومن چهارم: پروژه مخابراتی**

واحد یادگیری ۶: ساخت پروژه کاربردی مخابراتی.....	۱۵۸
۱-۶- مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز.....	۱۵۹
۲-۶- اجزاء سامانه های مخابراتی و نحوه ارتباط رادیویی .....	۱۵۹
۳-۶- دسته بندی فرکانس ها .....	۱۶۰
۴-۶- فیلترها .....	۱۶۲
۵-۶- نوسان سازها .....	۱۷۲
۶-۶- مدولاسیون .....	۱۸۵
۷-۶- اشاره ای به مدولاسیون فرکانس .....	۱۸۸
۸-۶- نوسان ساز VCO .....	۱۸۹
۹-۶- مدولاسیون فاز .....	۱۹۱
۱۰-۶- مدولاسیون های پالس و دیجیتال .....	۱۹۳
۱۱-۶- سیگنال منفصل .....	۱۹۳
۱۲-۶- مدولاسیون پالسی کد شده .....	۱۹۴
۱۳-۶- مدولاسیون های دیجیتال .....	۱۹۷
۱۴-۶- اجرای پروژه کاربردی .....	۲۰۰

٢٠٧	الگوی آزمون نظری پایان واحد یادگیری (٦)
٢٠٧	الگوی آزمون عملی نرم افزاری پایان واحد یادگیری (٦)
٢٠٨	الگوی آزمون عملی با قطعات واقعی پایان واحد یادگیری (٦)

#### پودهمان پنجم: پروژه الکترونیک صنعتی

٢١٢	واحد یادگیری ٧: ساخت پروژه کاربردی الکترونیک صنعتی
٢١٣	١- مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز
٢١٣	٢- معرفی قطعات الکترونیک صنعتی
٢١٣	٣- دیود چهار لایه
٢١٥	٤- یکسوساز کنترل شده سیکیلوونی
٢٢١	٥- کاربردهای SCR
٢٢٥	٦- SCR نوری
٢٢٥	٧- کلید قابل کنترل سیکیلوونی
٢٢٧	٨- دیاک
٢٢٩	٩- ترایاک
٢٣٢	١٠- ترانزیستور تک اتصالی
٢٣٦	١١- ترانزیستور تک قطبی قابل برنامه ریزی
٢٣٩	١٢- پروژه ساخت مدار رله جامد صنعتی
٢٤٣	الگوی آزمون نظری پایان واحد یادگیری (٧)
٢٤٤	الگوی آزمون عملی نرم افزاری پایان واحد یادگیری (٧)
٢٤٤	الگوی آزمون عملی با قطعات واقعی پایان واحد یادگیری (٧)
٢٤٦	واحد یادگیری ٨: تنظیم گزارش کار و مستندسازی
٢٤٧	١- مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز
٢٤٧	٢- چارچوب تدوین گزارش کار
٢٥١	٣- تکمیل جداول و نمودارها
٢٥١	٤- تدوین فرایند پیشرفته کار، بررسی مشکلات و جمع بندی
٢٥٢	٥- ثبت اطلاعات به صورت کتبی و رایانه ای
٢٥٥	٦- ارزشیابی نهایی از پروژه
٢٥٦	آزمون نظری پایان واحد یادگیری (٨)
٢٥٦	آزمون کار عملی پایان واحد یادگیری (٨)

## سخنی با هنرجویان عزیز

شرایط در حال تغییر دنیای کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوری‌ها و تحقق توسعه پایدار، ما را بر آن داشت تا برنامه‌های درسی و محتوای کتاب‌های درسی را در ادامه تغییرات پایه‌های قبلی براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران در نظام جدید آموزشی بازطراحی و تألیف کنیم. مهم‌ترین تغییر در کتاب‌ها، آموزش و ارزشیابی مبتنی بر شایستگی است. شایستگی، توانایی انجام کار واقعی به‌طور استاندارد و درست تعريف شده است. توانایی شامل دانش، مهارت و نگرش می‌شود. در رشتہ تحصیلی حرفه‌ای شما، چهار دسته شایستگی در نظر گرفته شده است:

- ۱- شایستگی‌های فنی برای جذب در بازار کار مانند توانایی طراحی و ساخت پروژه بردۀای الکترونیکی
- ۲- شایستگی‌های غیر فنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوری و مصرف بهینه
- ۳- شایستگی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند کار با نرم‌افزارها
- ۴- شایستگی‌های مربوط به یادگیری مدام‌العمر مانند کسب اطلاعات از منابع دیگر

بر این اساس دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش مبتنی بر اسناد بالادستی و با مشارکت متخصصان برنامه‌ریزی درسی فنی و حرفه‌ای و خبرگان دنیای کار مجموعه اسناد برنامه درسی رشته‌های شاخه فنی و حرفه‌ای را تدوین نموده‌اند که مرجع اصلی و راهنمای تألیف کتاب‌های درسی هر رشتۀ است.

این کتاب دومین کتاب کارگاهی است که ویژه رشتۀ الکترونیک تألیف شده است و شما در طول دو سال تحصیلی پیش رو چهار کتاب کارگاهی و با شایستگی‌های متفاوت را آموزش خواهید دید. کسب شایستگی‌های این کتاب برای موفقیت در شغل و حرفه برای آینده بسیار ضروری است. هنرجویان عزیز سعی نمایید؛ تمام شایستگی‌های آموزش داده شده در این کتاب را کسب و در فرایند ارزشیابی به اثبات رسانید.

کتاب درسی ساخت پروژه (برد الکترونیکی ساده) شامل پنج پودمان است و هر پودمان دارای یک یا دو واحد یادگیری است و هر واحد یادگیری از چند مرحله کاری تشکیل شده است. شما هنرجویان عزیز پس از یادگیری هر پودمان می‌توانید شایستگی‌های مربوط به آن را کسب نمایید. هنرآموز محترم شما برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات منظور می‌نماید و نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ می‌باشد.

همچنین علاوه بر کتاب درسی شما امکان استفاده از سایر اجزاء بسته آموزشی که برای شما طراحی و تألیف شده است، وجود دارد. یکی از این اجزای بسته آموزشی کتاب همراه هنرجو می‌باشد که برای انجام فعالیت‌های موجود در کتاب درسی باید استفاده نمایید. کتاب همراه خود را می‌توانید هنگام آزمون و فرایند ارزشیابی نیز همراه باشید. سایر اجزای بسته آموزشی دیگری نیز برای شما در نظر گرفته شده است که با مراجعه به وبگاه رشتۀ خود با نشانی [www.tvoccd.medu.ir](http://www.tvoccd.medu.ir) می‌توانید از عنوانین آن مطلع شوید.

فعالیت‌های یادگیری در ارتباط با شایستگی‌های غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای، حفاظت از محیط زیست و شایستگی‌های یادگیری مدام‌العمر و فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه با شایستگی‌های فنی طراحی و در کتاب درسی و بسته آموزشی ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگی‌ها را در کنار شایستگی‌های فنی آموزش بینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت‌های یادگیری به کار گیرید.

رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است لذا توصیه‌های هنرآموز محترمان در خصوص رعایت مواردی که در کتاب آمده است، در انجام کارها جدی بگیرید.

امیدواریم با تلاش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی، گام‌های مؤثری در جهت سربلندی و استقلال کشور و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و تربیت مؤثری شایسته جوانان برومند میهن اسلامی برداشته شود. دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش

## سخنی با هنرآموزان عزیز

در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران و نیازهای متغیر دنیای کار و مشاغل، برنامه درسی رشته الکترونیک طراحی و بر اساس آن محتوای آموزشی نیز تألیف گردید. کتاب حاضر از مجموعه کتاب‌های کارگاهی می‌باشد که برای سال یازدهم تدوین و تألیف گردیده است این کتاب دارای ۵ پودمان است که هر پودمان از یک یا چند واحد یادگیری تشکیل شده است. همچنین ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از ویژگی‌های این کتاب می‌باشد که در پایان هر پودمان شیوه ارزشیابی آورده شده است. هنرآموزان گرامی می‌بایست برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات برای هنرجو ثبت کنند. نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ می‌باشد و نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل می‌گردد که شامل ارزشیابی پایانی در هر پودمان و ارزشیابی مستمر برای هریک از پودمان‌ها است. از ویژگی‌های دیگر این کتاب طراحی فعالیت‌های یادگیری ساخت یافته در ارتباط با شایستگی‌های فنی و غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای و مباحث زیست محیطی است. این کتاب جزئی از بسته آموزشی تدارک دیده شده برای هنرجویان است که لازم است از سایر اجزاء بسته آموزشی مانند کتاب همراه هنرجو، نرم‌افزار و فیلم آموزشی در فرایند یادگیری استفاده شود. کتاب همراه هنرجو در هنگام یادگیری، ارزشیابی و انجام کار واقعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. شما می‌توانید برای آشنایی بیشتر با اجزای بسته یادگیری، روش‌های تدریس کتاب، شیوه ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، مشکلات رایج در یادگیری محتوای کتاب، بودجه‌بندی زمانی، نکات آموزشی شایستگی‌های غیرفنی، آموزش ایمنی و بهداشت و دریافت راهنمای و پاسخ فعالیت‌های یادگیری و تمرین‌ها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید.

کتاب شامل پودمان‌های ذیل است:

پودمان اول: با عنوان «نرم‌افزار پیشرفته مدار چاپی» است که در آن فرایند نصب راهاندازی و چگونگی استفاده از نرم‌افزار آموزش داده می‌شود و در پایان یک پروژه تمرینی نرم‌افزاری را اجرا می‌کنند.

پودمان دوم: با عنوان «طراحی مدار چاپی با نرم‌افزار پیشرفته» است که در آن طراحی مدار چاپی یک پروژه آنالوگ با آی سی اجرا می‌شود.

پودمان سوم: دارای عنوان «پروژه آنالوگ» است که در آن مدار چاپی پروژه آنالوگ با آی سی، تبدیل به برد مدار چاپی شده و مونتاژ، عیب‌یابی و راهاندازی می‌شود.

پودمان چهارم: «پروژه مخابراتی» نام دارد که در آن مدار چاپی پروژه مخابراتی طراحی و تبدیل به برد مدار چاپی شده و در نهایت مونتاژ، عیب‌یابی و راهاندازی می‌شود.

پودمان پنجم: با عنوان «پروژه الکترونیک صنعتی» که در آن مدار چاپی پروژه الکترونیک صنعتی طراحی و تبدیل به برد مدار چاپی شده و در نهایت مونتاژ، عیب‌یابی و راهاندازی می‌شود.


امید است که با تلاش و کوشش شما همکاران گرامی اهداف پیش‌بینی شده برای این درس محقق گردد.

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش



# پودهمان ۱

## کار با نرم افزار طراحی مدار چاپی

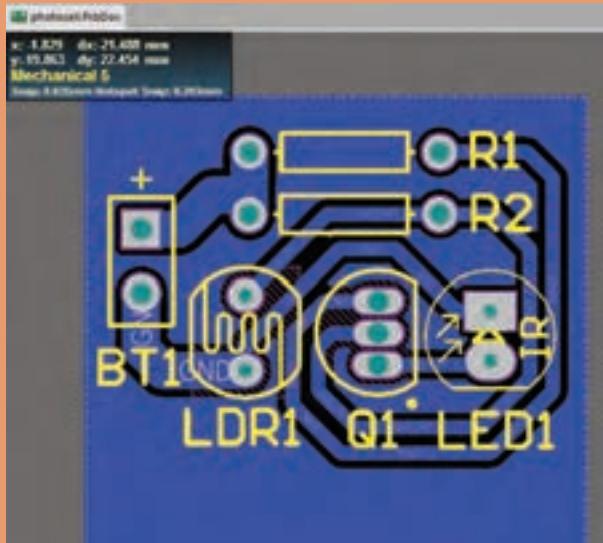

مدار چاپی را در فضای نرم افزار شبیه سازی و آزمایش کرد و از صحت عملکرد مدار اطمینان حاصل نمود. نرم افزار Altium Designer یکی از قدرتمندترین نرم افزار تجاری و صنعتی طراحی مدار چاپی است که در این واحد یادگیری آموزش داده می شود. پس از آموزش چگونگی نصب و راه اندازی نرم افزار در کتاب همراه هنرجو و طراحی مدار چاپی در کتاب درسی، هنرجو توانایی لازم را در طراحی مدار چاپی بردهای با قطعات زیاد را کسب خواهد کرد. در تمام مراحل اجرای کارهای عملی، رعایت نکات ایمنی و بهداشتی، توجه به مهارت های غیر فنی مانند کار گروه، رعایت نظم و ترتیب، مدیریت منابع، کاربرد فناوری و توجه به نکات زیست محیطی ضروری است و باید در تمام مراحل کار به اجرا درآید.

امروزه بردهای الکترونیکی دستگاه های مختلف مانند رایانه، تلفن همراه و تلویزیون از تعداد زیادی قطعه الکترونیکی تشکیل شده و ارتباط الکتریکی بین پایه های قطعات روی بردهای مدار چاپی که ابعاد کوچکی دارند صورت می گیرد. لذا ارتباط الکتریکی بین پایه های قطعات از پیچیدگی زیادی برخوردار است. از این رو استفاده از بردهای یک لایه و چند لایه بسیار متداول است. طراحی مدار چاپی این گونه بردها بسیار پیچیده بوده و نرم افزارهای نمونه آزمایشی آن (demo) یا نرم افزارهای نسخه قدیمی قادر به انجام این گونه کارها نیستند. در ضمن نرم افزارها باید قادر به شبیه سازی مدار نیز باشند. به طوری که بتوان طرح

## واحد یادگیری ۱

### شاپیستگی کار با نرم افزارهای پیشرفته طراحی مدار چاپی

#### استاندارد عملکرد

#### نقشه کشی مدارهای الکترونیکی به کمک نرم افزار

- آیا تا به حال برد مدار چاپی دستگاههای مدرن الکترونیکی نظیر رایانه، دستگاههای صوتی تصویری و تلفن همراه را مشاهده نموده اید؟ چه نرم افزارهایی قادر به ترسیم طرح مدار چاپی پیچیده این گونه مدارها هستند؟
- چگونه طرح مدار چاپی دو رو و چند رو را می توان ترسیم نمود؟
- چگونه تعداد زیادی خطوط ارتباطی منظم (BUS) را در برد مدار چاپی طراحی می کنند؟
- آیا امکان تهیه مدار چاپی بردهایی که شامل تعداد زیادی قطعات است، توسط نرم افزارهای نمونه نمایشی (Demo) امکان پذیر است؟

■ یک نرم افزار مطلوب تجاری از چه ویژگی هایی باید برخوردار باشد؟

در صنعت الکترونیک نرم افزارهای متعددی وجود دارد که از آنها برای طراحی مدار چاپی استفاده می شود. از مشهورترین این نرم افزارها می توان Altium Designer, Proteus, Eagle را نام برد. در این واحد یادگیری به شرح نرم افزار آلتیوم دیزاینر می پردازیم که در بازار کار و صنعت هم از آن استفاده می شود. پس از آموزش از فرا گیرنده انتظار می رود که بتواند نرم افزارهای مدار چاپی را شناخته و طریقه نصب و کار با نرم افزار آلتیوم دیزاینر را دانسته و بتواند یک پروژه را در محیط شماتیک رسم کرده و آن را به محیط پی سی بی برد و فیبر مدار چاپی را بسازد. ضمناً رعایت نکات ایمنی و توجه به مهارت های غیرفنی نیز از مواردی است که از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در تمام مراحل باید رعایت شود.

## شبیه‌سازی مدار و ترسیم نقشه مدار چاپی با نرم افزار

### ۱-۱-تجهیزات و ابزار مورد نیاز کارگاه

رایانه رومیزی - پرینتر لیزری - نرم افزارهای مورد نیاز  
فضای آموزش و تجهیزات مربوط به آن

سیستم تهویه - ویدئو پروژکتور - پرده نمایش (اسمارت برد به جای ویدئو پروژکتور و پرده نمایش) - رایانه  
- ماشین حساب و وايت برد. مشخصات فنی تجهیزات و فضا و تعداد آن در سند برنامه درسی آمده است.

### ۲-یادآوری طراحی مدار چاپی

با توجه به آموخته های خود در درس طراحی و ساخت مدار چاپی در سال دهم، پیش آزمون زیر رادر خارج از ساعت درسی اجرا کنید و به خود امتیاز دهید. در دادن امتیاز صدق باشید، زیرا دانسته های خود را ارزیابی می کنید. این آزمون در کلاس درس به وسیله معلم نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد.

۱- آیا نرم افزارهای طراحی مدار چاپی را می شناسید?  
الف) خیر      ب) بلی

۲- آیا در بازار از نرم افزار PCB Wizard برای طراحی مدارهای صنعتی استفاده می شود؟ شرح دهید.

۳- مفهوم نقشه شماتیک (فنی) کدام است؟

الف) نقشه ای که قطعات الکترونیک با نماد سمبلیک خود در آن رسم می شود؟

ب) نقشه ای که قطعات الکترونیک با شکل فیزیکی خود به صورت واقعی در آن قرار می گیرند؟

۴- کدام یک از روش های ساخت فیبر مدار چاپی به صورت تجاری استفاده می شود؟

الف) اتو      ب) سیلک اسکرین      ج) اسپری پوزیتیو      د) لامینت

۵- اسید مورد استفاده برای تهیه فیبر مدار چاپی چه نام دارد و در بازار چند نوع آن یافت می شود؟

فیلم



فیلم طراحی و ساخت فیبر مدار چاپی به روش صنعتی در کارخانجات را بینید و درباره نرم افزار مورد استفاده در آن بحث کنید.

بحث کنید



شکل ۱-۱ نرم افزار پروتئوس

با توجه به پیش آموخته های خود در سال گذشته، درباره نرم افزارهای موجود طراحی مدار چاپی در صنعت به صورت گروهی بحث کرده و به سوالات زیر پاسخ دهید.

۱- از نظر شما بهترین نرم افزار طراحی مدار

چاپی کدام است؟ شرح دهید.

۲- بهترین روش ساخت مدار چاپی کدام است؟



علت را بیان کنید.

## ۱-۳-معرفی نرم افزارهای پیشرفته طراحی مدار چاپی

### نرم افزار Proteus

یکی از بهترین نرم افزارهای طراحی نقشه فنی و مدار چاپی (PCB) مدارهای الکترونیکی نرم افزار Proteus است، شکل ۱-۱. در این نرم افزار به راحتی می توانید نقشه های مورد نظر خود را با استفاده از قطعات موجود در کتابخانه های غنی آن ترسیم کرده و پس از اتمام کار، مدار خود را شبیه سازی کنید و در صورت عملکرد صحیح آن را به نقشه PCB تبدیل کنید. در شکل ۱-۲ یک نمونه مدار طراحی شده به صورت شماتیک و تبدیل شده آن به PCB را مشاهده می کنید.

این نرم افزار از قدرت فوق العاده برخوردار است و جزء محبوب ترین نرم افزارهای مهندسین و دانشجویان رشته مهندسی الکترونیک به حساب می آید اما در بازار کار صنعتی از نرم افزار قدرتمند دیگری به نام Altium Designer استفاده می شود.

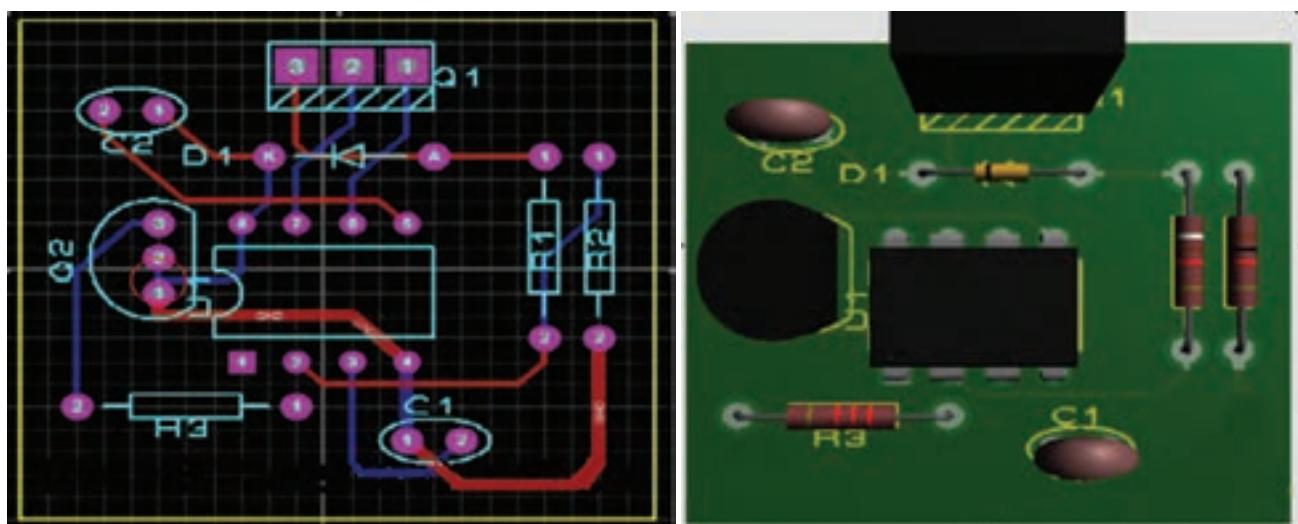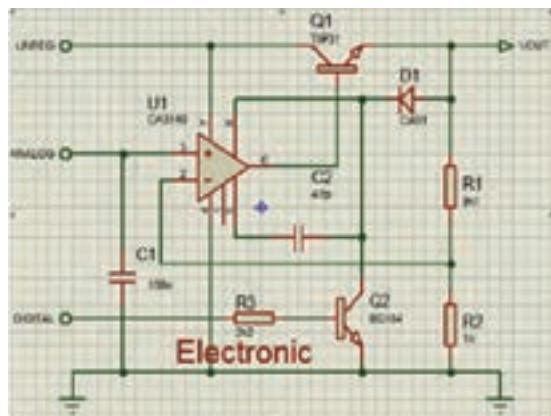

شکل ۱-۲ طراحی مدار چاپی با نرم افزار پروتئوس

## فصل اول: کار با نرم افزار طراحی مدار چاپی

فیلم مراحل طراحی یک نمونه فیبر مدار چاپی ساده با استفاده از نرم افزار پروتئوس را ببینید و درباره مراحل کار و ویژگی های مثبت و منفی آن نسبت به نرم افزار PCB WIZARD که در پایه دهم آموختید بحث کنید.

فیلم



در خارج از ساعت درسی و با نظارت اولیای خود، با مراجعه به سایت دانشنامه رشد وزارت آموزش و پرورش «<http://www.medu.roshd.ir>» و فضای مجازی اندرویدی و جستجوی کلمات PCB built + Printed Circuit Board + film ,free PCB Design Softwares + film tecnology فیلم هایی را بارگیری (download) کنید و پس از مشاهده آنها را به کلاس و معلم خود ارائه دهید. همچنین می توانید کتاب های سال گذشته را از طریق سایت <http://www.chap.sch.ir> بارگیری کنید. قبل از کار با رایانه با دوستان خود درباره نکات بهداشتی، ایمنی و ارگونومی که قبلاً آموخته اید بحث کنید و هنگام کار عملآ نهار رعایت کنید.

پژوهش



### معرفی نرم افزار طراحی مدار چاپی Altium Designer

در حال حاضر قدرتمندترین نرم افزار تجاری و صنعتی طراحی مدار چاپی در دنیا، نرم افزار Altium Designer نسخه ۱۷ (شکل ۱-۳) است که ویژگی های منحصر به فردی به شرح زیر دارد:

- (الف) کتابخانه های بسیار غنی با انبوهای از قطعات به روز الکترونیک
- (ب) قابلیت ایجاد و ساخت کتابخانه های سفارشی
- (ج) قابلیت ایجاد خروجی سه بعدی در قالب فایل پی دی اف (Pdf)
- (د) قابلیت طراحی بردهای چند لایه

### ۱-۴-نصب و راه اندازی نرم افزار Altium Designer

پس از نصب نرم افزار آیکون آن بر روی صفحه ظاهر می شود. همانند تمام نرم افزارهای تحت ویندوز هنگامی که بر روی آیکون برنامه کلیک می کنیم برنامه اجرا می شود، شکل ۱-۳. برای آموزش روش نصب نرم افزار به کتاب همراه هنرجو مراجعه کنید.



شکل ۱-۳ اجرای برنامه نرم افزار

فیلم



برای آموزش روش نصب نرم افزار آلتیوم، فیلم آموزش نصب را در کلاس ببینید، همچنین فیلم را برای چندین بار در خارج از ساعت درسی مشاهده کنید و درباره فعال کردن دائمی نرم افزار در خارج از کلاس درس با دوستان خود بحث کنید.


تحقیق



با همکاری دوستان خود درباره ویژگی‌های یک نرم افزار مطلوب برای طراحی مدار چاپی بحث کنید و نتایج را به کلاس ارائه دهید.

## ۱-۵-معرفی محیط نرم افزار آلتیوم دیزاینر

پس از دو بار کلیک کردن بر روی آیکون نرم افزار وارد محیط اصلی نرم افزار خواهیم شد که در شکل ۱-۴ نمایش داده شده است. مانند تمام نرم افزارهای تحت ویندوز این نرم افزار شامل نوارهایی مانند نوار عنوان، نوار منو، نوار ابزار و محیط کاری است که در شکل مشاهده می‌کنید.

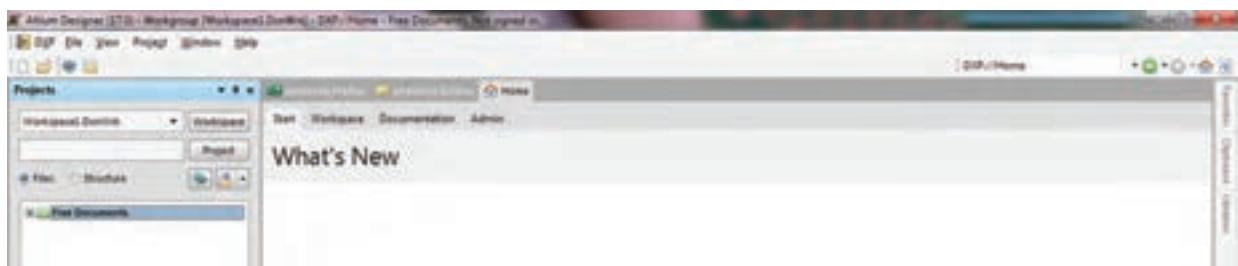

شکل ۱-۴ محیط نرم افزار آلتیوم دیزاینر

### معرفی منوها و نوارها

**نوار عنوان:** در این نوار نام نرم افزار و نام پروژه ایجاد شده یا پروژه اجرا شده جاری نوشته شده است. به شکل ۱-۵ نگاه کنید.



شکل ۱-۵ نوار عنوان

**نوار منو:** در این نوار منوهای کرکره‌ای گوناگونی قرار دارد که در هر کدام از آنها امکانات ویژه‌ای برای انجام کارهای به خصوصی قرار داده شده است، شکل ۱-۶.



شکل ۱-۶ نوار منو

## فصل اول: کار با نرم افزار طراحی مدار چاپی

نوار ابزارهای استاندارد: در این نوار، ابزارهای گوناگونی که به صورت عمومی در اکثر نرم افزارهای تخصصی وجود دارد قرار گرفته است و شامل امکاناتی مانند ایجاد صفحه کاری جدید، باز کردن فایل های موجود، ذخیره کردن پروژه ها، چاپ گرفتن از نقشه های ترسیم شده و بزرگ نمایی موجود است، شکل ۱-۷.



شکل ۱-۷

نوار ابزارهای سیم کشی در محیط شماتیک: در این نوار، ابزارهای مخصوص سیم کشی در محیط شماتیک در دسترس قرار دارد، شکل ۱-۸.




شکل ۱-۸ نوار ابزارهای سیم کشی

منوی پروژه ها: (Projects) در این قسمت تمام پروژه های جدید ایجاد شده اعم از پایگاه داده Design، پروژه شماتیک و پروژه PCB و کتابخانه های قطعات مورد استفاده در پروژه قابل مشاهده است، شکل ۱-۹.


محیط شماتیک: در این محیط نقشه شماتیک طراحی شده توسط کاربر نمایش داده می شود، شکل ۱-۱۰.  
محیط PCB: در این محیط فیبر مدار چاپی طراحی شده توسط کاربر نمایش داده می شود، شکل ۱-۱۱.



شکل ۱-۱۱ محیط PCB

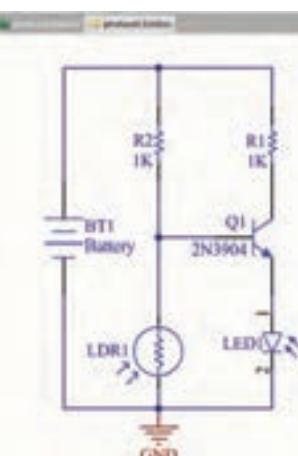

شکل ۱-۱۰ محیط شماتیک

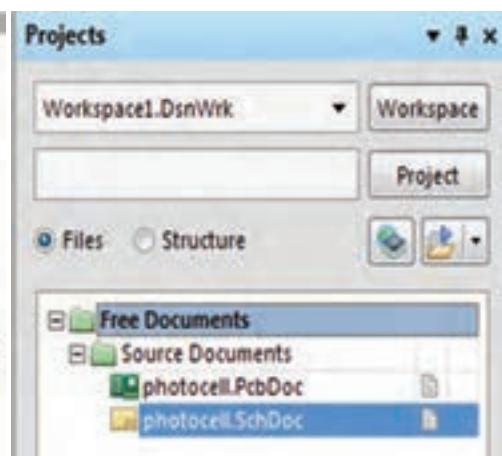

شکل ۱-۹ انواع پروژه ها

با مراجعه به کتاب همراه هنرجو و مطالعه آموزش نصب نرم افزار آلتیوم به صورت عملی، نرم افزار را بر روی رایانه خود در کارگاه نصب و آن را اجرا کنید تا با محیط کلی نرم افزار، نوار منو، نوار عنوان و نوار ابزار آشنا شوید.

کار عملی



## الگوی پرسش

- ۱- چهار مورد از ویژگی‌های نرمافزار التیوم دیزاینر را نام ببرید.
- ۲- در نوار عنوان در نرمافزار التیوم دیزاینر نام نرمافزار و نام پروژه نوشته شده است. صحیح □ غلط □
- ۳- در نوار ابزارهای استاندارد امکاناتی مانند .....، .....، ..... وجود دارد.
- ۴- طراحی مدار چاپی از نقشه شماتیک طراحی شده در کدام نوار یا محیط نرمافزار قرار داده می‌شود؟
- ۱- محیط شماتیک      ۲- محیط PCB      ۳- منوی پروژه‌ها


## ۶-۱- مراحل طراحی مدار چاپی با نرمافزار آلتیوم دیزاینر

برای طراحی مدار چاپی باید مراحل زیر را طی کنیم تا به نتیجه نهایی برسیم:

- ایجاد پروژه PCB و ذخیره آن با نام دلخواه در رایانه
- ایجاد سند شماتیک و ترسیم نقشه شماتیک و ذخیره آن در رایانه با نام مشابه پروژه PCB
- ایجاد سند PCB و ذخیره آن با نام یکسان با سند شماتیک و در مسیری که سند شماتیک را ذخیره کرده‌اید.
- ایجاد فیبر مدار چاپی خام در ابعاد مناسب برای پروژه
- انتقال قطعات موجود در فایل شماتیک به محیط PCB
- جاگذاری مناسب قطعات بر روی فیبر خام مدار چاپی
- تعیین قوانین طراحی و مسیریابی برای نرمافزار
- مسیریابی و کنترل مسیرهای ترسیم شده منطبق با سند شماتیک
- تنظیمات چاپ اسناد شماتیک و PCB بر روی کاغذ مناسب


### ایجاد پروژه PCB و ذخیره آن با نام دلخواه در رایانه

برای این منظور طبق شکل ۱-۱۲ از طریق نوار منو از آدرس File/New/Project/PCB Project گزینه project را انتخاب می‌کنیم.

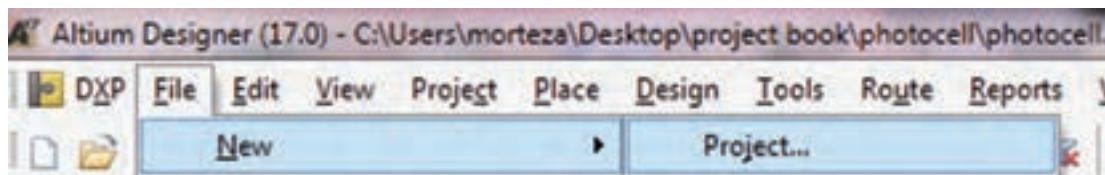

شکل ۱-۱۲ مسیر ایجاد پروژه


با انتخاب گزینه project صفحه جدیدی مانند شکل ۱-۱۳ باز خواهد شد.

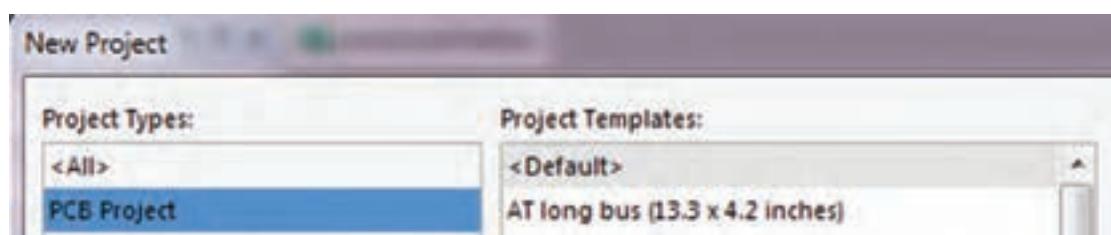

شکل ۱-۱۳ صفحه ایجاد پروژه جدید

## فصل اول: کار با نرم افزار طراحی مدار چاپی

برای ساخت یک پروژه جدید طبق شکل ۱-۱۴، در پنجره New Project از سمت چپ گزینه Project Types گزینه PCB Project را انتخاب می‌کنیم و در پنجره سمت راست گزینه Project Templates گزینه Default را انتخاب می‌کنیم.

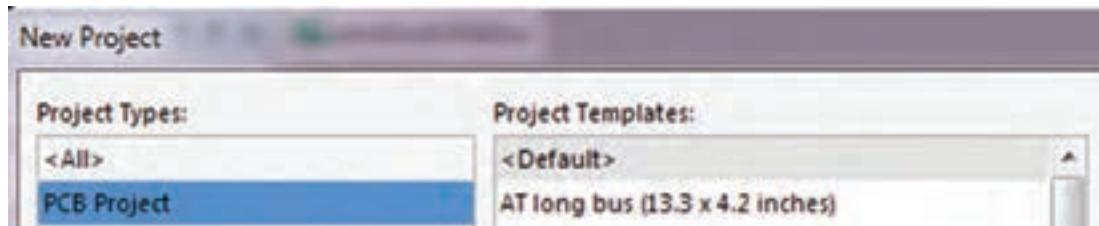


شکل ۱-۱۴ ایجاد پروژه جدید

حالا باید نامی را برای پروژه خود اختصاص دهیم، این نام را در قسمت Name می‌نویسیم. در مرحله بعد باید پروژه را در مسیری مناسب ذخیره کنیم. این مسیر را از طریق Browse Location پی می‌گیریم تا پنجره شکل ۱-۱۵ ظاهر شود. حالا پروژه را در مسیر دلخواه ذخیره می‌کنیم، شکل ۱-۱۵.



شکل ۱-۱۵ انتخاب نام پروژه


### ایجاد سند شماتیک و ترسیم نقشه فنی

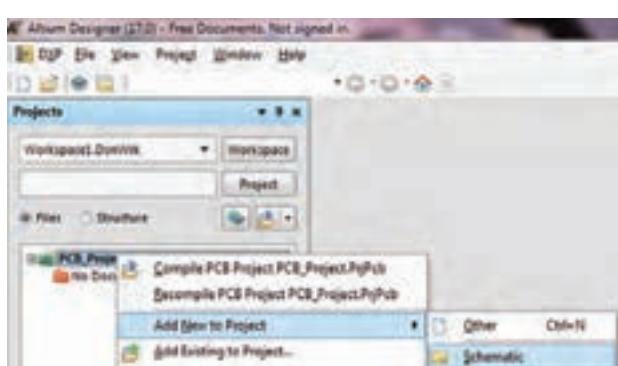

شکل ۱-۱۶ ایجاد سند شماتیک

پس از ساخت پروژه جدید باید سند شماتیک مربوط به این پروژه را ایجاد کنیم. برای این منظور در قسمت Projects بر روی Project.PjPcb - کلیک راست کرده و مسیر ایجاد سند شماتیک را از Add new to project/schematic/ می‌کنیم تا یک سند جدید ساخته شود. پس از ساخت سند باید آن را با نامی یکسان با پروژه PCB در همان مسیر ذخیره کنیم. شکل ۱-۱۶.


پس از ایجاد سند شماتیک جدید، صفحه‌ای مانند شکل ۱-۱۷ در برنامه باز خواهد شد که می‌توانیم نقشه شماتیک خود را در آن ترسیم کنیم.

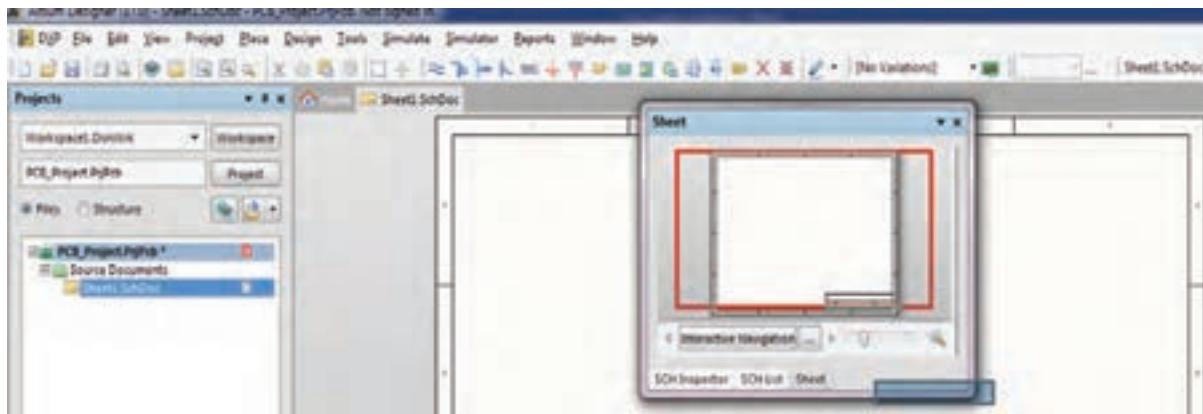

شکل ۱-۱۷ ایجاد سند شماتیک

#### ترسیم نقشه فنی (شماتیک): در صفحه شماتیک

ایجاد شده می‌توان نقشه شماتیک مدار را ترسیم کرد. برای این کار طبق شکل ۱-۱۷ بر روی علامت ضرب در روی پنجره sheet کلیک می‌کنیم تا وارد محیط شماتیک شویم این پنجره به رنگ سفید در شکل ۱-۱۷ مشخص شده است. بعد از ایجاد فایل شماتیک می‌توانیم طبق شکل ۱-۱۸ از منوی FILE برای تغییر نام و ذخیره‌سازی آن، گزینه Save As را انتخاب کرده با دادن نام دلخواه آن را در مسیر دلخواه ذخیره کنیم.

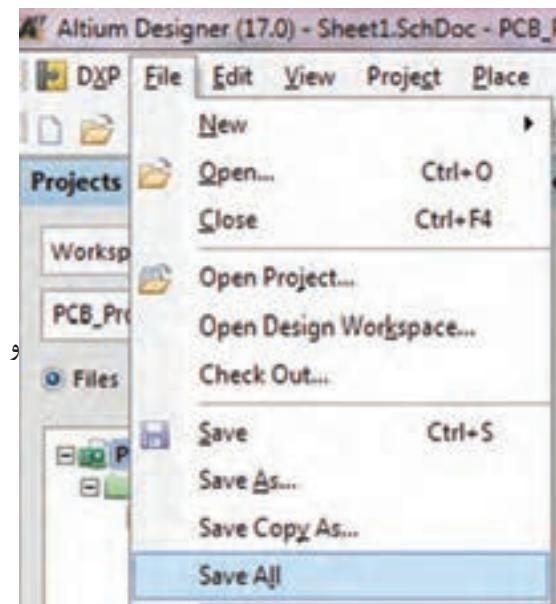

شکل ۱-۱۸ تغییر نام


نکته



□ بهتر است که تمام فایل‌های مربوط به پروژه را در یک پوشه و در مسیری مشترک ذخیره کنیم تا دستیابی به فایل‌ها به سادگی امکان‌پذیر باشد.


□ همیشه به یاد داشته باشید که تمام مراحل اجرای کار را ذخیره کنید. در غیر این صورت Designerr تعییرات ایجاد شده توسط شما را در نظر نخواهد گرفت. ذخیره‌سازی کلی پروژه‌ها از طریق منوی FILE گزینه SAVE ALL قابل اجرا است.

## فصل اول: کار با نرم افزار طراحی مدار چاپی

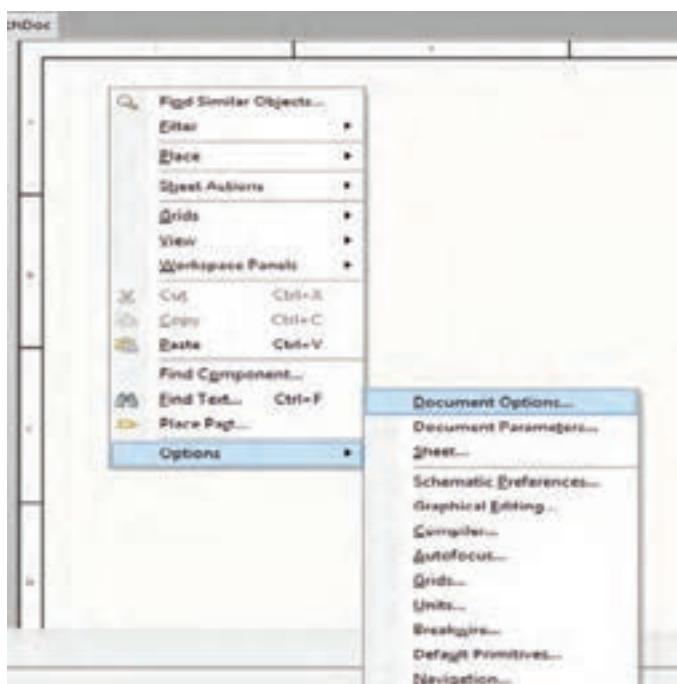


شکل ۱-۱۹ گزینه Document option

سعی کنید همیشه نام پیش فرض خود آلتیوم را با نام دلخواه خود عوض کنید. پس از باز کردن شماتیک برای انجام تنظیماتی اختیاری مانند سایز صفحه، فونت، رنگ، روی صفحه سفید شکل ۱-۱۹ کلیک راست کرده و گزینه Document Option را انتخاب می کنیم.

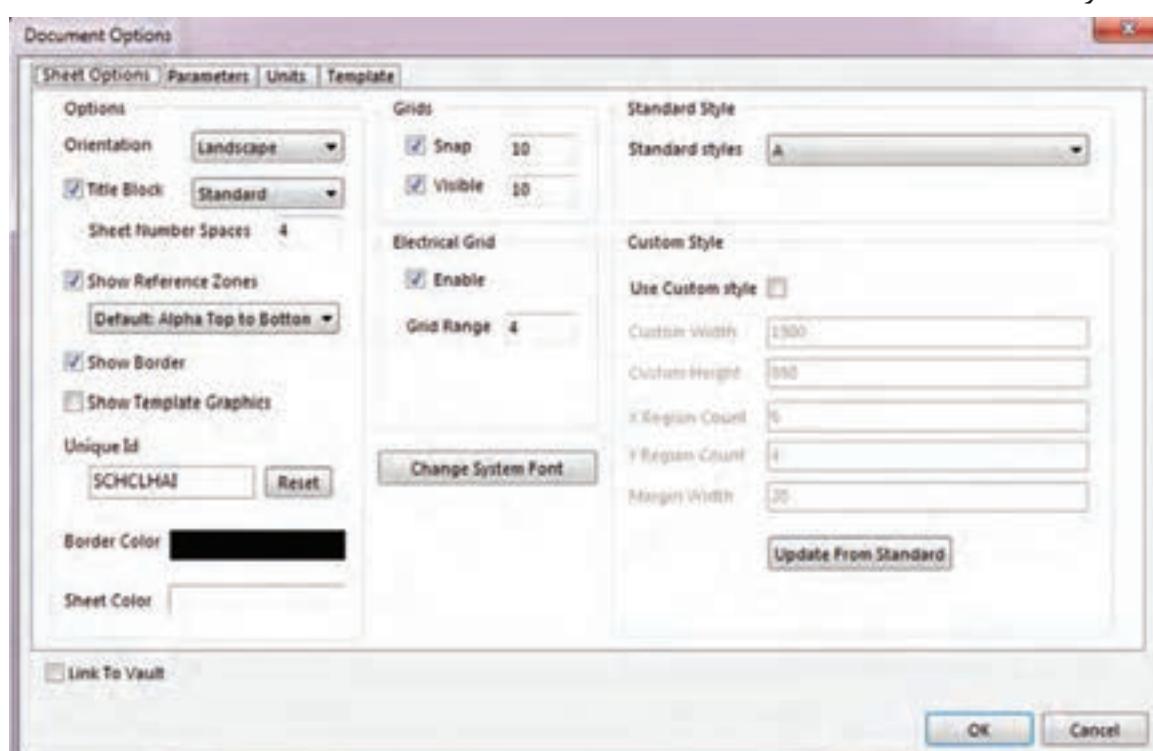

شکل ۱-۲۰ پنجره Document option

- File Name : برای تغییر نام فایل است. البته این تغییر نام قابل مشاهده نیست.
- Standard Style : برای تغییر نوع و ابعاد کاغذ برای ترسیم نقشه به کار می‌رود. در این نوار گزینه‌های A<sub>۱</sub>, A<sub>۲</sub>, A<sub>۳</sub>, A<sub>۴</sub> وجود دارد. معمولاً برای ترسیم نقشه گزینه A<sub>۴</sub> گزینه مناسبی است. اگر بخواهیم نقشه‌ای بزرگ‌تر ترسیم کنیم و صفحه‌ای بزرگ‌تر داشته باشیم و در چاپ نقشه دچار مشکل نشویم گزینه A<sub>۱</sub> یا A<sub>۲</sub> مناسب‌تر است.
- Orientation : برای چرخاندن کاغذ شماتیک به صورت عمودی (Portrait) یا افقی (Landscape) به کار می‌رود.
- Show Border : در نقشه شماتیک قادر را فعال یا غیر فعال می‌کند.
- Border Color : برای تنظیم رنگ قادر نقشه شماتیک به کار می‌رود.
- Sheet Color : برای تنظیم رنگ پس زمینه نقشه شماتیک به کار می‌رود.
- Snap : برای تنظیم پله حرکتی قطعات در محیط ترسیم شماتیک استفاده می‌شود. هر قدر عدد مربوط به این گزینه بیشتر شود قطعه وارد شده در شماتیک با پله‌های بزرگ‌تری حرکت می‌کند. منظور از «پله» تقسیم‌بندی‌های ماتریسی روی صفحه شماتیک است. در صورت حذف این گزینه قطعه به صورت آزاد و بدون حرکت پله‌ای در تمام نقاط صفحه حرکت می‌کند.
- Units : سیستم‌های اندازه‌گذاری مورد استفاده در نرم‌افزار آلتیوم دیزاینر به صورت Imperial - mill (اینچی) و Metric که قابل انتخاب است. برای این کار طبق شکل ۱-۲۱ در سربرگ Units وارد می‌شویم و گزینه دلخواه را انتخاب می‌کنیم. اگر گزینه Imperial را انتخاب کنیم واحد اندازه‌گیری اینچی و در صورتی که گزینه Metric را انتخاب کنیم واحد اندازه‌گیری میلی‌متری انتخاب می‌شود. همچنین می‌توان با فشردن حرف Q بر روی صفحه کلید رایانه بین دو واحد متریک و ایمپریال جابه‌جا شد. هر یک میل برابر ۰/۰۲۵۴ میلی‌متر است و هر ۱۰۰۰ میل برابر یک اینچ است.

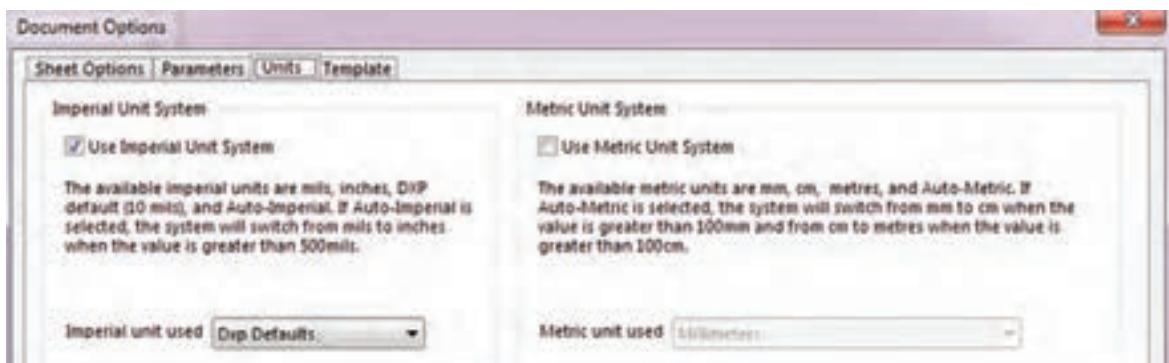

شکل ۱-۲۱ گزینه units

از نوار Document Option هریک از گزینه‌ها را انتخاب و برای کسب مهارت تمرین کنید. مثلاً با استفاده از گزینه Standard Style کاغذ A<sub>۱</sub> را انتخاب کنید و خطوطی روی آن بکشید و سپس فایل را ذخیره کنید. این فعالیت را روی تمام گزینه‌ها اجرا کنید تا تسلط لازم را به دست آورید.

فعالیت



## ۱-۷- جاگذاری و وارد کردن قطعات و استفاده از کتابخانه


### الف) جاگذاری و وارد کردن قطعات

انتخاب و قرار دادن قطعات مورد نیاز، مطابق شکل ۱-۲۲، از منوی Place گزینه Part صورت می‌گیرد. با انتخاب گزینه part پنجره part در سمت راست ظاهر خواهد شد، شکل ۱-۲۳.

فعالیت



با استفاده از نوارهای پیمایشی تعداد حداقل ۵ نمونه قطعه مانند باتری، ترانزیستور، مقاومت، خازن و آی سی را بیابید و آنها را انتخاب کنید. این مرحله را آنقدر تمرین کنید تا در کاربرد نوارهای پیمایشی و پیدا کردن قطعه کاملاً مسلط شوید.

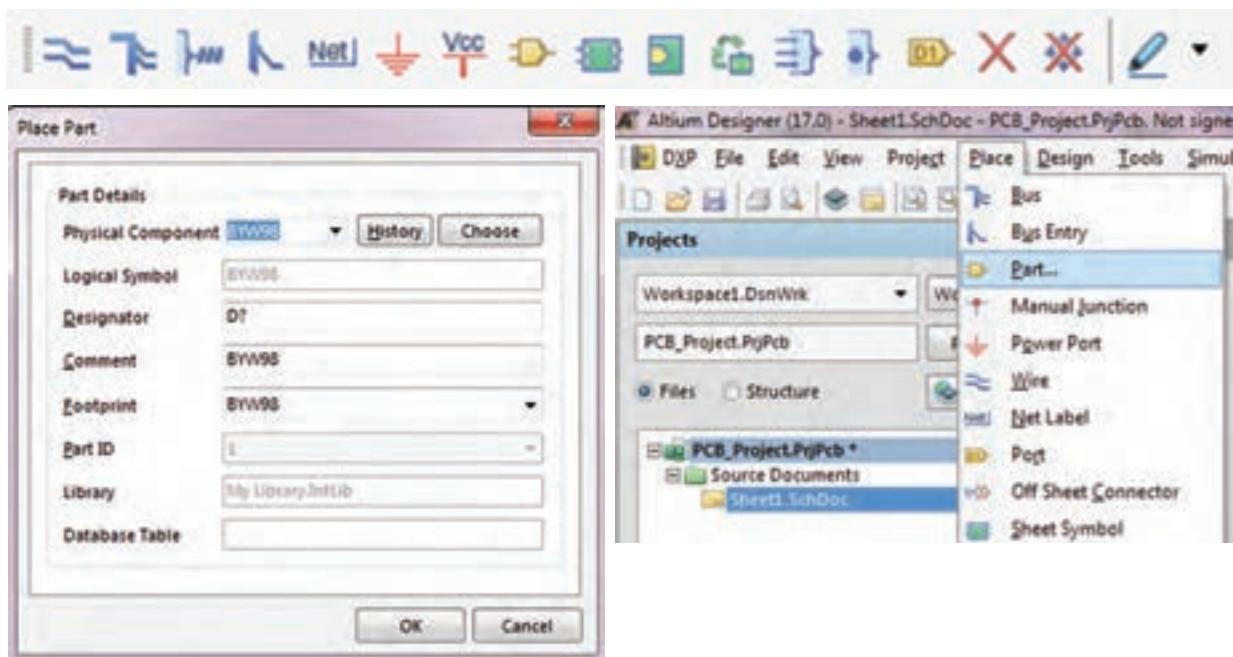

شکل ۱-۲۳ آدرس وارد کردن قطعات

شکل ۱-۲۲ آدرس وارد کردن قطعات

☑ با انتخاب نماد از نوار ابزارهای رسم نقشه فنی هم می‌توانیم به پنجره Place Part وارد شویم.  
شکل ۱-۲۴




شکل ۱-۲۴ نوار ابزارهای رسم

### ب) استفاده از کتابخانه


☑ در پنجره Place Part بر روی گزینه Choose کلیک کنید تا پنجره Browse Libraries ظاهر شود.  
شکل ۱-۲۵

در این قسمت کتابخانه قطعات قرار گرفته‌اند که به صورت پیش فرض در هنگام نصب نرم‌افزار، در رایانه کپی می‌شوند و کاربر می‌تواند به صورت اختیاری کتابخانه‌های جدیدی را به آنها اضافه کند. طبق شکل ۱-۲۵ در بخش‌های مختلف این پنجره قسمت‌هایی به شرح زیر وجود دارد:

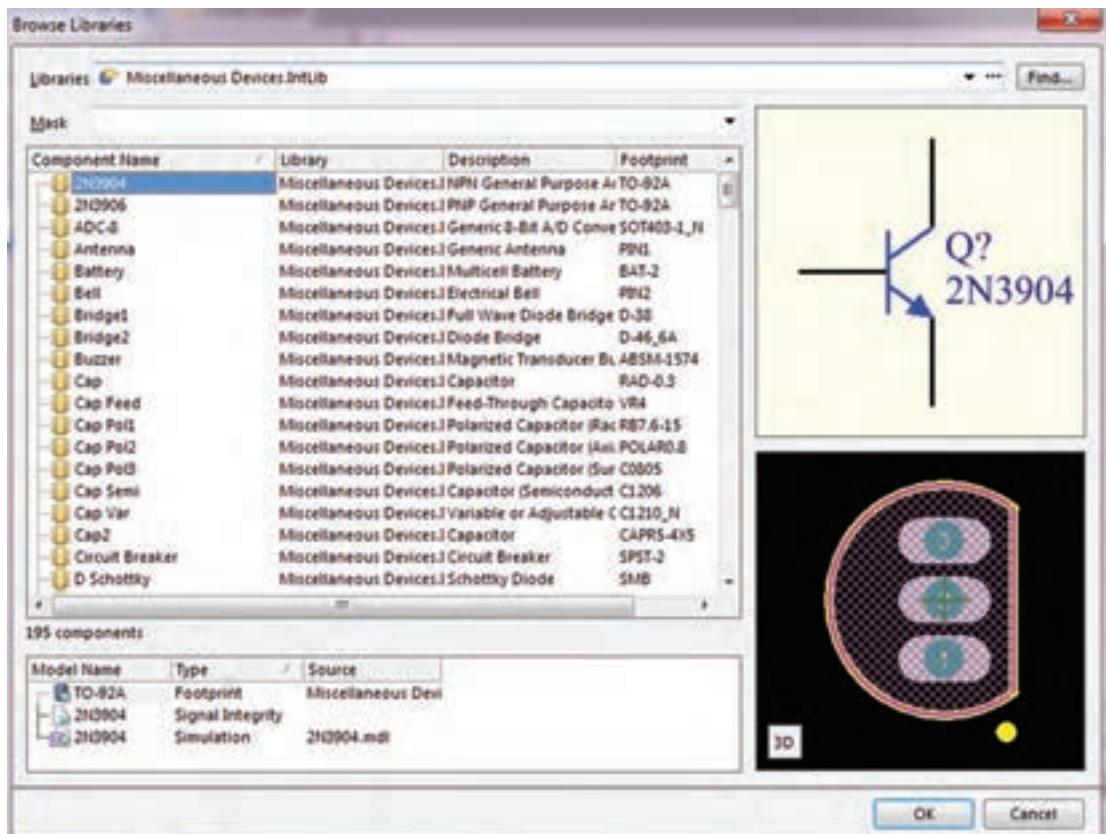

شکل ۱-۲۵ انتخاب قطعات

که در آن نام کتابخانه مورد استفاده نوشته شده است. گزینه Component Name که در آن فهرست قطعات موجود در کتابخانه انتخابی نشان داده شده است. با استفاده از دکمه‌های پیمایشی بالا و پایین کنار آن در فهرست قطعات می‌توانیم به جستجوی قطعه مورد نظر بپردازیم. همچنین با کلیک روی سه نقطه کنار گزینه Find می‌توانیم کتابخانه‌های جدید را به فهرست کتابخانه‌های جاری اضافه کنیم.

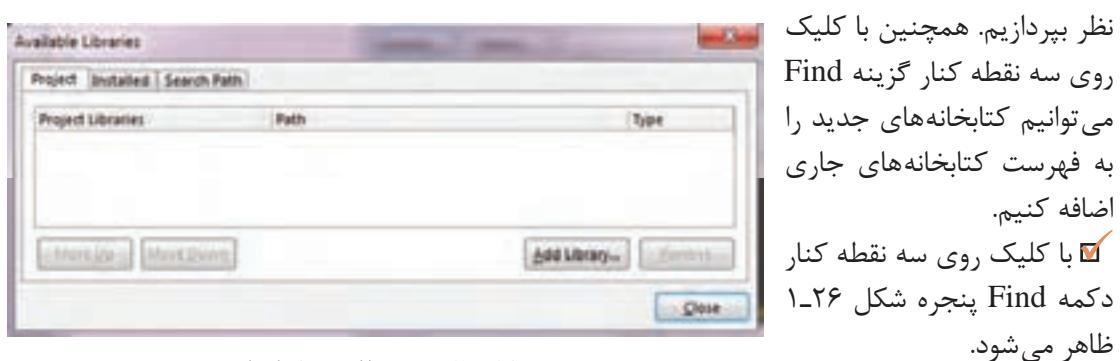


شکل ۱-۲۶ مسیر افزودن کتابخانه جدید

با کلیک روی سه نقطه کنار Find دکمه پنجه شکل ۱-۲۶ ظاهر می‌شود.

## فصل اول: کار با نرم افزار طراحی مدار چاپی

- ☑ با کلیک بر روی گزینه Open پنجره ظاهر می شود که می توان از فهرست کتابخانه های موجود یک را به دلخواه انتخاب کنید و به کتابخانه های جاری بیفزایید.
- ☑ با استفاده از کلیدهای پیمایشی می توانید کتابخانه مورد نظر خود را پیدا کرده و انتخاب کنید، شکل ۱-۲۷.
- ☑ برای مثال ما از فهرست کتابخانه ها، کتابخانه Miscellaneous Devises را انتخاب و به فهرست کتابخانه مورد نظر اضافه می کنیم. این کتابخانه دارای قطعاتی مانند مقاومت، خازن و ترانزیستور به صورت پیش فرض است.

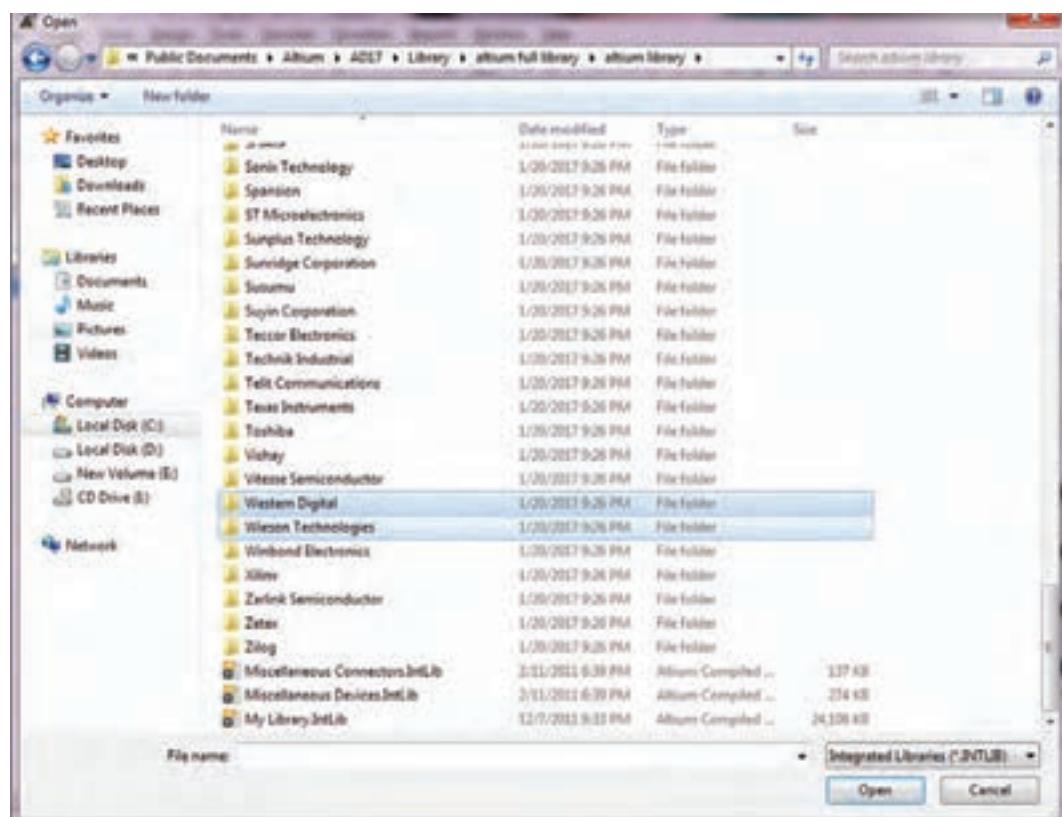


شکل ۱-۲۷ افزودن کتابخانه جدید

- ☑ برای انتخاب این کتابخانه کافیست روی پوشه مورد نظر برویم و روی کلید Open کلیک کنیم. با این کار کتابخانه مذکور طبق شکل ۱-۲۸ در پنجره کتابخانه های قابل دسترس (Available Library) قسمت Project library (کتابخانه مخصوص پروژه جاری) مشاهده خواهد شد. اگر بخواهیم تمام کتابخانه های موجود و نصب شده روی نرم افزار را ببینیم، کافیست در شکل ۱-۲۹ روی گزینه installed کلیک کنیم.



شکل ۱-۲۸

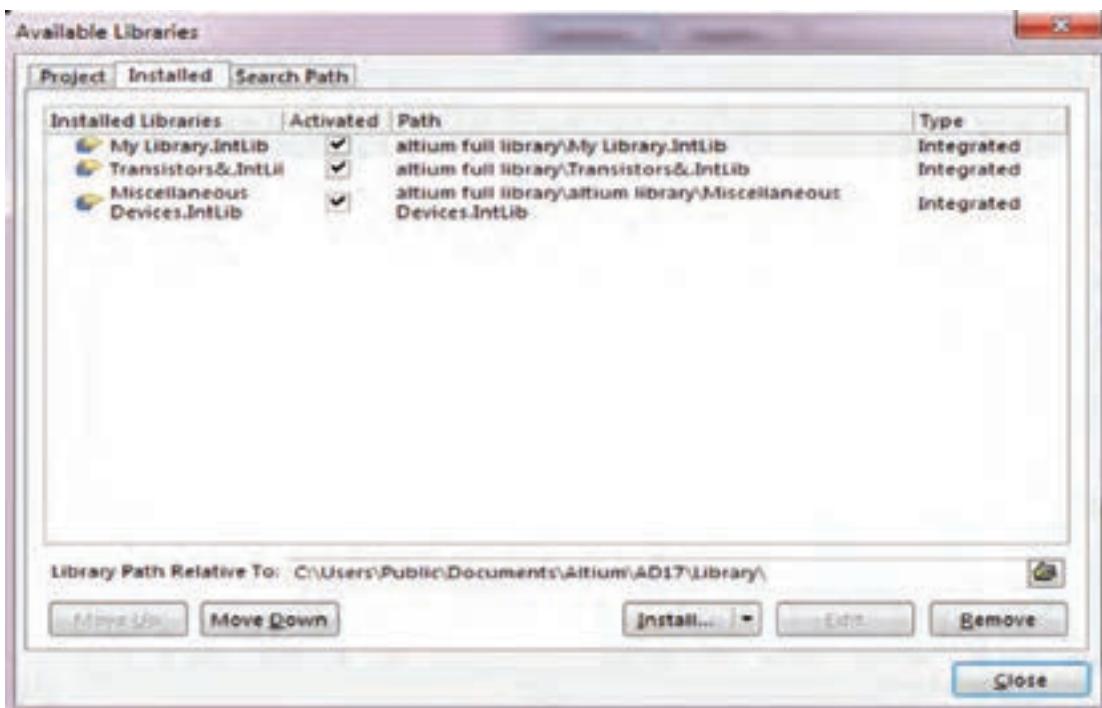

شکل ۱-۲۹

برای جستجوی پیشرفته قطعات در پنجره Find روی گزینه Browse Library کلیک کنید، طبق شکل ۱-۳۰ پنجره Library Search باز می‌شود. در این پنجره در قسمت advanced قسمت Scope را انتخاب می‌کنیم. برای ورود به پنجره بعد باید در قسمت پایین صفحه، کلید Search فعال شود.


پس از فعال کردن کلید Search، پنجره شکل ۱-۳۱ که مربوط به جستجوی قطعات است باز می‌شود. در قسمت سفید رنگ پنجره نام قطعه مثلاً ۲N۲۲۲۲ را وارد می‌کنیم. سپس گزینه Libraries On Path را با روشن کردن دکمه دایره‌ای شکل کنار آن فعال می‌کنیم. با روشن کردن کلید search که در پایین و سمت چپ پنجره قرار دارد، نرمافزار به جستجوی خودکار قطعه مورد نظر در کتابخانه‌های موجود در آلتیوم می‌پردازد.

نکته


حتماً باید در قسمت scope، ابتدا کلید کنار گزینه Libraries On Path را روشن کنید، سپس گزینه Search را انتخاب نمایید. تنها در این شرایط است که نرمافزار آلتیوم می‌تواند در تمام کتابخانه‌های موجود در نرمافزار به جستجو بپردازد. در غیراین صورت ممکن است جستجوی قطعه ناموفق باشد.



## فصل اول: کار با نرم افزار طراحی مدار چاپی

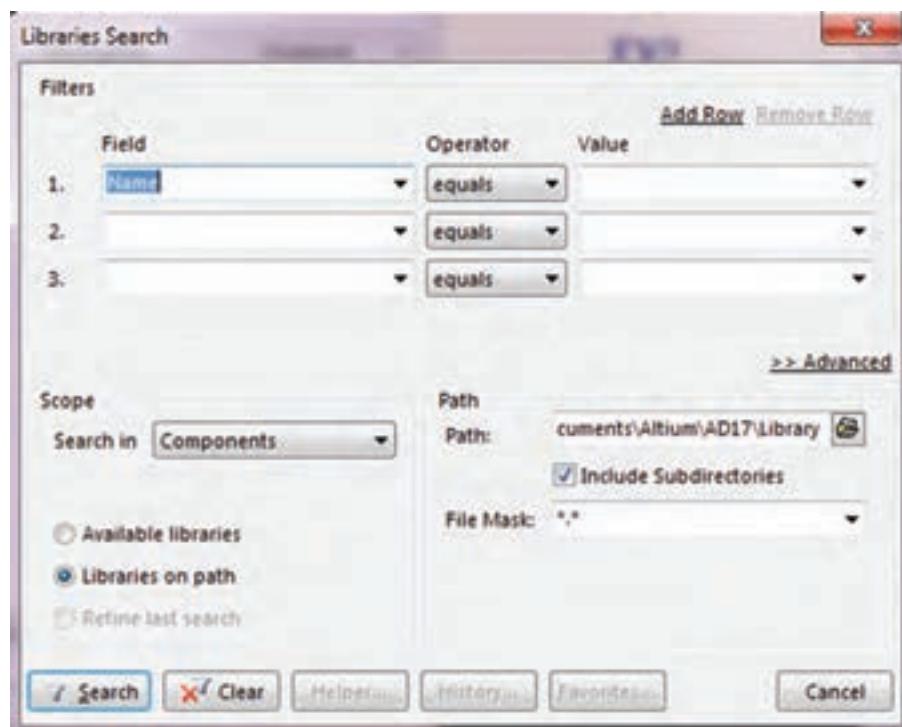


شکل ۱-۳۰ پنجره جست وجوی قطعات در کتابخانه

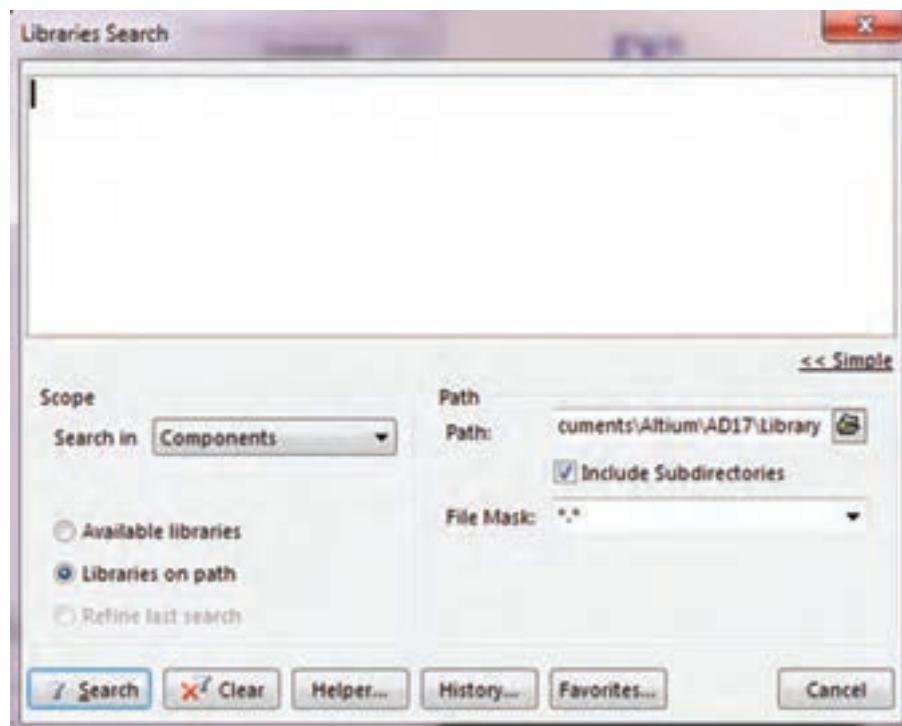

شکل ۱-۳۱ کادر درج نام قطعه

همان طور که مشاهده می کنید، پس از جست و جو، پنجره شکل ۱-۳۲ ظاهر می شود که در آن تعداد ۴ نمونه ترانزیستور ۲N2222 در بسته بندی های مختلف ارائه شده است. با کلیک بر روی نام هر یک از قطعات، در سمت راست پنجره، نقشه فنی و نقشه سه بعدی پایه های قطعات (Foot print) (فوت پرینت) را مشاهده می کنید.

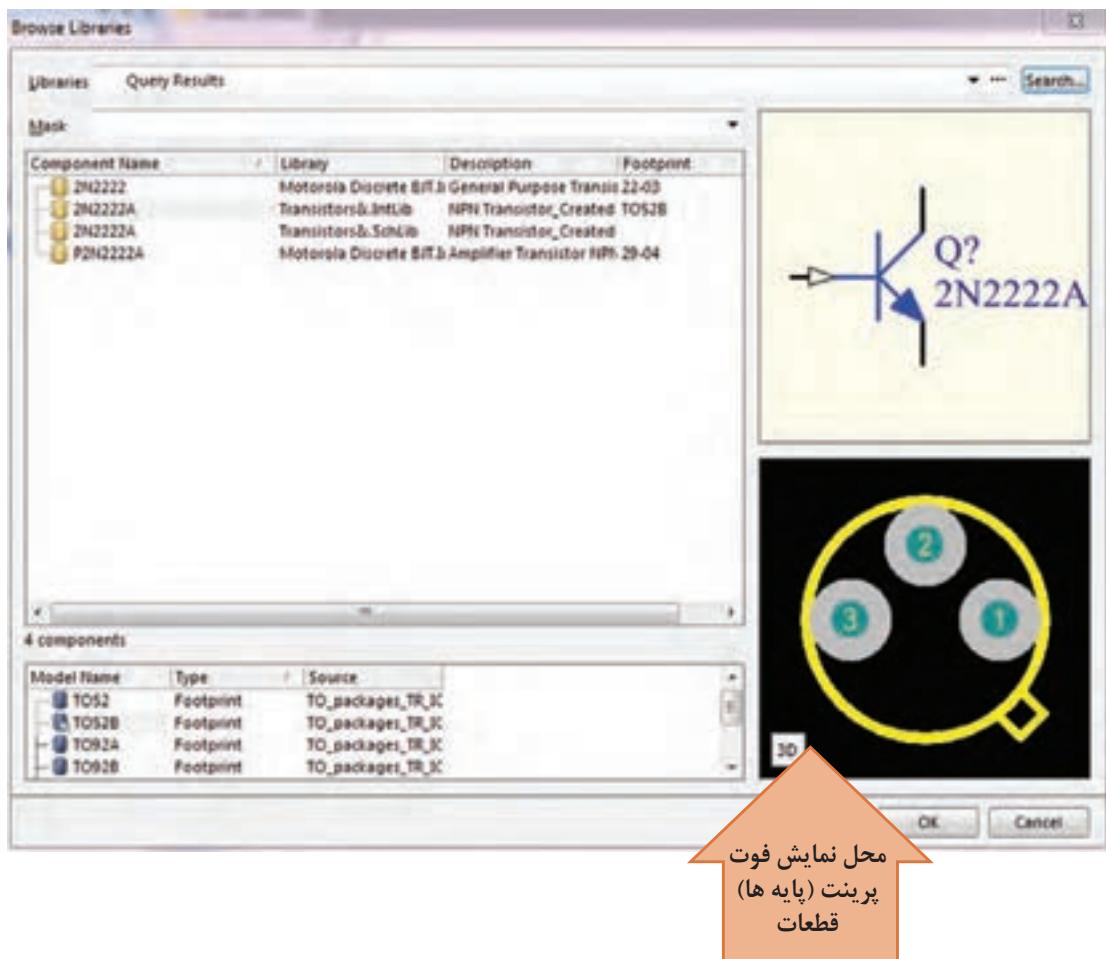

شکل ۱-۳۲ پیدا شدن قطعه پس از جست و جو

پس از ظاهر شدن قطعات، به شکل پایه های قطعه (Foot print) توجه کنید تا بتوانید بسته بندی مطلوب خود را بیابید و آن را در پروژه وارد کنید. در کتابخانه دو نوع فوت پرینت مخصوص قطعات (معمولی) SMD و TH (نصب سطحی) وجود دارد. اگر به این نکته توجه نکنید در هنگام ترسیم شماتیک (نقشه فنی) مشکلی نخواهید داشت اما در مرحله طراحی PCB به مشکل جدی بر می خورید.

نکته



## فصل اول: کار با نرم افزار طراحی مدار چاپی

**بارش فکری:** در مقابل نام قطعه، طبق شکل ۱-۳۲ سه عبارت به شرح زیر نوشته شده است:

- ☒ گزینه Library نام کتابخانه‌ای را که قطعه در آن قرار دارد بیان می‌کند.
- ☒ Description توضیحات کلی درباره نکاتی مانند موارد استفاده و توان نامی قطعه مورد نظر را ارائه می‌دهد.
- ☒ Footprint اطلاعاتی درباره نوع بسته‌بندی، شکل ظاهری و فاصله بین پایه‌ها را ارائه می‌دهد.

این موارد را به صورت بارش فکری در گروه و کلاس به بحث بگذارید.

حال می‌توانید یکی از ترانزیستورهای موجود را انتخاب و گزینه Ok را فعال کنید تا قطعه وارد پنجره Place Part شود. با انتخاب مجدد گزینه Ok در پایین پنجره Place Part قطعه وارد محیط شماتیک Physical Component می‌شود. در پنجره Place Part که در شکل ۱-۳۳ نشان داده شد، در قسمت Name قطعه مورد نظری که انتخاب کرده بودیم اضافه می‌شود و در قسمت History، فهرستی از قطعاتی که تاکنون استفاده کرده‌ایم قرار می‌گیرد تا در صورت لزوم و برای افزایش سرعت کار بتوانیم به این فهرست مراجعه کرده و قطعه مورد نظر را بدون نیاز به جستجوی مجدد انتخاب کنیم. شکل ۱-۳۳

Placed Parts History					
Design Item ID	Lib. Reference	Designator	Comment	Footprint	Part ID
2N3904	2N3904	Q1		TO-92A	1
2N3904	2N3904	Q2		TO-92A	1
*	*	*	*	None Available	1

شکل ۱-۳۳ قرار گرفتن قطعات در فهرست History

طبق شکل ۱-۳۳ در پنجره Place Part history نام اختصاری قطعات به صورت پیش فرض با نماد «Q?» نام‌گذاری شده است. در این نماد علامت سوالی وجود دارد که نشان‌دهنده نوع و شماره قطعه مورد نظر در نقشه فنی است.

اگر علامت سوال را به ۱ تغییر دهیم، مشخص می‌شود که این اولین ترانزیستور مورد استفاده در این مدار است. پس از این مرحله اگر در نقشه فنی چندین ترانزیستور استفاده شده باشد، به صورت خودکار، سایر ترانزیستورها به صورت Q<sub>۱</sub>, Q<sub>۲</sub>, Q<sub>۳</sub>, Q<sub>۴</sub> نام‌گذاری خواهد شد. این کار کمک خواهد کرد تا نرم‌افزار در هنگام انتقال نقشه از محیط شماتیک به محیط PCB دچار مشکل نشود و تمام قطعات موجود در نقشه را شناسایی کند.

با هم گروهی خود نرم‌افزار آلیوم را نصب و اجرا کنید، سپس مراحل پیدا کردن آی سی رگولاتور LM۳۱۷ را به اجرا در آورید. در این فرایند به شکل فیزیکی قطعات ظاهر شده (فوت پرینت Foot print) توجه کنید و ببینید چند نوع بسته‌بندی در ارتباط با این قطعه وجود دارد. نام کتابخانه مربوطه را پیدا کنید و در برگه‌ای یادداشت نمائید تا بتوانید در فصل بعدی در پروژه‌های عملی طراحی مدار چاپی خود از آنها استفاده کنید.

کار گروهی



بحث کنید

تفاوت اصلی بین قطعات نصب سطحی SMD و قطعات معمولی TH در چیست و هر کدام در چه نوع طراحی فیبر مدار چاپی مورد استفاده قرار می‌گیرند؟

### رسم نقشه فنی (شماتیک)

پس از وارد کردن قطعات، نوبت به ترسیم نقشه فنی (شماتیک) می‌رسد. برای ترسیم نقشه شماتیک، ابتدا قطعات مورد نظر خود را از کتابخانه‌ها پیدا کرده و در محل مناسب جای‌گذاری کنید. سپس از نوار ابزار افقی بالای صفحه شکل ۱-۳۴، ابزار  (Place Wire) را انتخاب نمایید. با قرار دادن اشاره‌گر ماوس بر روی پایه‌های قطعات یک علامت + ظاهر می‌شود که نشان دهنده نقطه آغاز ترسیم و روی پایه مورد نظر قرار گرفته است. با کشیدن آن به سمت پایه‌های سایر قطعات، آنها را به یکدیگر متصل می‌کنید. بدین ترتیب نقشه شماتیک ترسیم خواهد شد.



شکل ۱-۳۴ نوار ابزار


نکته



☒ دقت کنید که پس از کشیدن هر خط ارتباطی بین دو پایه مشخص، برای رسم خط ارتباطی جدید باید دوباره ابزار Place Wire را انتخاب کنید.

☒ اگر قرار است چند سیم به یکدیگر متصل شوند باید محل تقاطع این خطوط با یک دایره توپر مشخص شود. در شکل ۱-۳۵ یک نمونه نقشه مدار شماتیک رسم شده را مشاهده می‌کنید.

☒ همیشه به یاد داشته باشید که تمام مراحل کاری خود را ذخیره کنید. چون در غیراین صورت Altium Designer تغییرات ایجاد شده توسط شما را در نظر نخواهد گرفت. برای ذخیره‌سازی پروژه به صورت کلی به منوی فایل رفته و گزینه Save ALL را انتخاب کنید. سعی کنید نام پیش فرض آلتیوم را با نام دلخواه خود تغییر دهید.

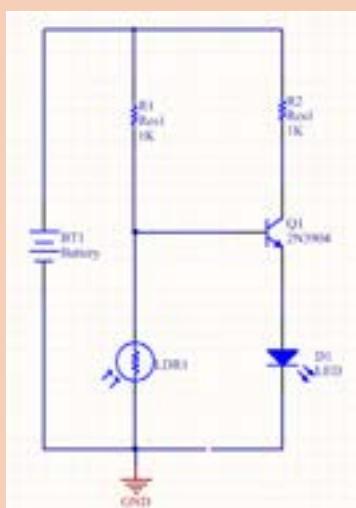


شکل ۱-۳۵ نقشه شماتیک ترسیم

بحث کنید

ترسیم شماتیک در نرم‌افزار آلتیوم دیزاینر، چه تفاوتی با ترسیم نقشه فنی در نرم‌افزار مولتی سیم دارد؟ نتایج را جمع‌بندی کرده و به کارگاه ارائه دهید.

## ۱-۸- ایجاد پروژه PCB جدید

پس از ترسیم نقشه شماتیک باید یک پروژه PCB جدید ایجاد و به فایل‌های موجود اضافه کنیم. برای این کار طبق شکل ۱-۳۶ در سمت چپ محیط شماتیک قسمت Projects روی نام فایل پروژه کلیک راست کرده و گزینه PCB را انتخاب می‌کنیم. پس از این مرحله این فایل را در مسیر ذخیره سایر فایل‌های پروژه خود با همان نام انتخاب شده برای پروژه شماتیک ذخیره کنید.

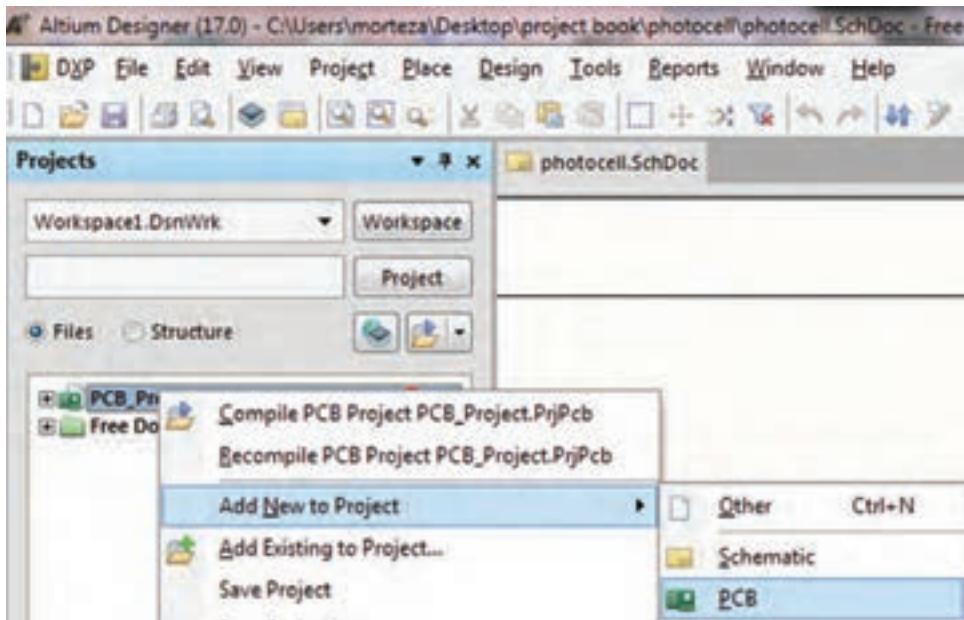


شکل ۱-۳۶ نقشه

در مرحله بعد باید یک فایل خام مدار چاپی با ابعاد مناسب ایجاد و قطعات را بر روی آن جای‌گذاری کنیم. برای این کار ابتدا طبق شکل ۱-۳۷ در سمت پایین میزکار، گزینه فایل FILES را انتخاب می‌کنیم. اگر این

گزینه موجود نبود مطابق شکل ۱-۳۸ در سمت راست پایین صفحه، بر روی گزینه سیستم System کلیک کنید و در پنجره ظاهر شده مطابق شکل ۱-۳۹ گزینه فایل را انتخاب کنید.




شکل ۱-۳۸

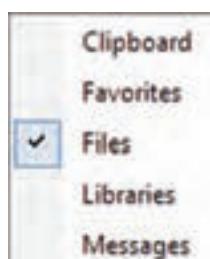

شکل ۱-۳۹


با انتخاب گزینه فایل مجموعه فایل‌ها مطابق شکل ۱-۴۰ ظاهر می‌شود. روی گزینه New from template کلیک کنید تا منوی شکل ۱-۴۱ ظاهر شود سپس گزینه PCB Board Wizard را انتخاب کنید، پنجره شکل ۱-۴۲ ظاهر می‌شود.

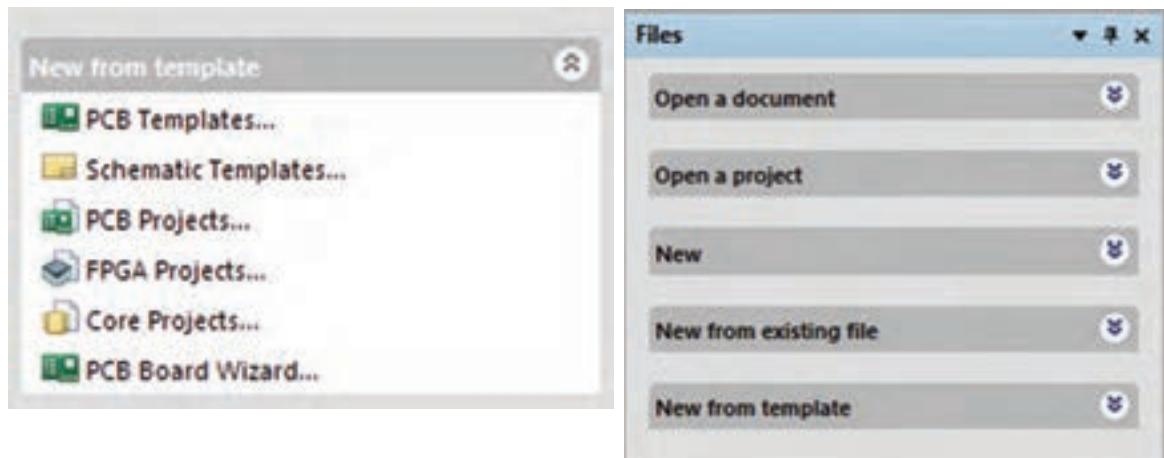

شکل ۱-۴۱ افزودن منوی PCB

شکل ۱-۴۰ مجموعه FILES


در پنجره شکل ۱-۴۲ گزینه Next را انتخاب کنید تا پنجره (PCB Board Wizard) شکل ۱-۴۳ ظاهر شود. در این پنجره امکان انتخاب واحد (Choose Board Units) وجود دارد. در این پنجره باید واحد اندازه گیری و اندازه گذاری خود را انتخاب کنیم که به دو صورت متریک (metric - میلی‌متری) و ایمپریال (اینچی) قابل انتخاب است. معمولاً در ایران با سیستم متریک کار می‌کنند.

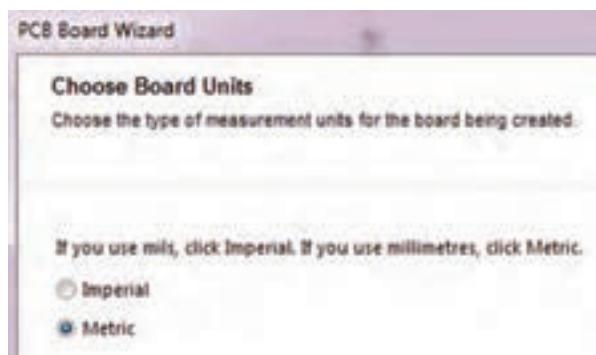

شکل ۱-۴۳



شکل ۱-۴۲

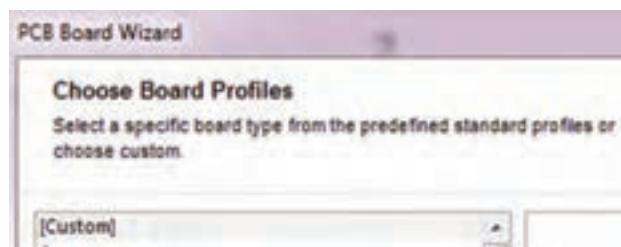


شکل ۱-۴۴

پس از انتخاب واحد اندازه گیری، دکمه Next را می‌زنیم تا وارد پنجره Choose Board Profile شویم، شکل ۱-۴۴. در این پنجره گزینه Custom سفارشی را انتخاب می‌کنیم تا بتوانیم ابعاد فیزیکی و مشخصات فیبر مدار چاپی را تعیین کنیم.

## فصل اول: کار با نرم افزار طراحی مدار چاپی

سپس کلید Next را انتخاب می کنیم تا به مرحله بعد رفته و وارد پنجره Choose Board Details شویم، شکل ۱-۴۵. در این مرحله می توانیم مشخصات ظاهری و ابعاد فیبر مورد نظر را در قسمت Outline Shape تعیین کنیم.

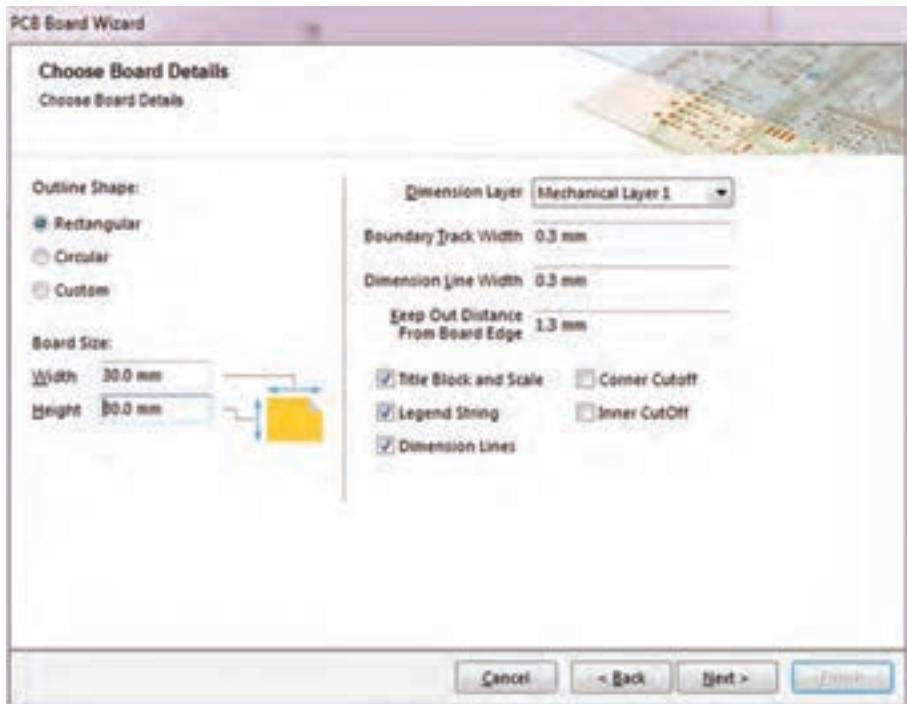

شکل ۱-۴۵ تنظیمات مشخصات ظاهری و ابعاد فیبر خام

اگر بخواهیم فیبر خود را به صورت چهار ضلعی طراحی کنیم گزینه Rectangular و اگر بخواهیم فیبر به صورت دایره‌ای یا بیضی باشد گزینه Circular را انتخاب و در قسمت Board Size ابعاد فیبر را وارد می کنیم. گزینه Width عرض فیبر و گزینه Height ارتفاع فیبر را مشخص می کند. سایر تنظیمات را به صورت پیش فرض انتخاب کرده و با فعال کردن دکمه Next به مرحله بعد شکل ۱-۴۶ می رویم. برای مثال فیبر پروژه فتوسل را با ابعاد ۲۰mm در ۲۰mm در نظر می گیریم.

فیلم



فیلم مراحل ایجاد پروژه PCB، شماتیک، سند PCB، فیبر خام و ترسیم نقشه شماتیک را ببینید.

فیلم ترسیم خطوط مورب و ترسیم بس BUS ENTRY را ببینید و درباره آن بحث کنید.

پژوهش



درباره فیبرهای مدار چاپی چند لایه پژوهش کرده و نتیجه را در قالب یک مقاله به کلاس ارائه دهد.

کار عملی




با توجه به آموخته‌های خود برد مدار چاپی به ابعاد ۶۰ میلی‌متر در ۶۰ میلی‌متر را به صورت عملی روی یک مدار دلخواه تمرین کنید.

در این مرحله طبق شکل ۱-۴۶ را روی صفر قرار می‌دهیم و Power Planes را روی عدد دو می‌گذاریم و دکمه Next را می‌زنیم تا وارد مرحله بعدی، شکل ۱-۴۷ شویم.




شکل ۱-۴۷

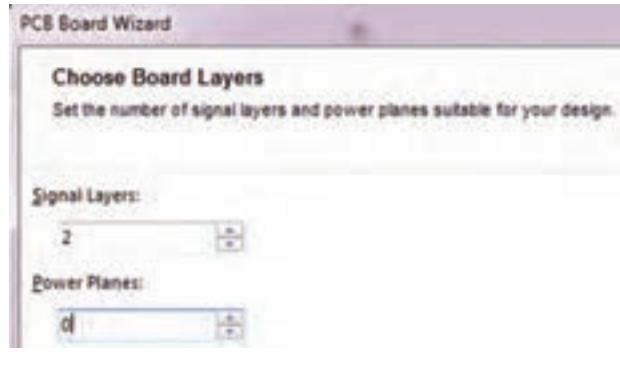


شکل ۱-۴۶

پس از ورود به این پنجره (شکل ۱-۴۷) مجدداً تنظیمات پیش فرض را می‌پذیریم و کلید Next را انتخاب می‌کنیم تا به مرحله بعد برویم، شکل ۱-۴۸. در این مرحله نرم‌افزار از کاربر می‌خواهد تا نوع قطعات مورد استفاده و چگونگی قرار گرفتن قطعات را انتخاب کند که می‌تواند به صورت یک طرفه یا دوطرفه روی فیر باشد، شکل ۱-۴۹.

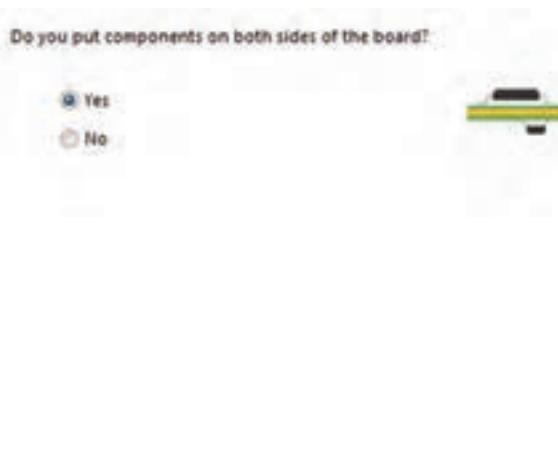

شکل ۱-۴۹

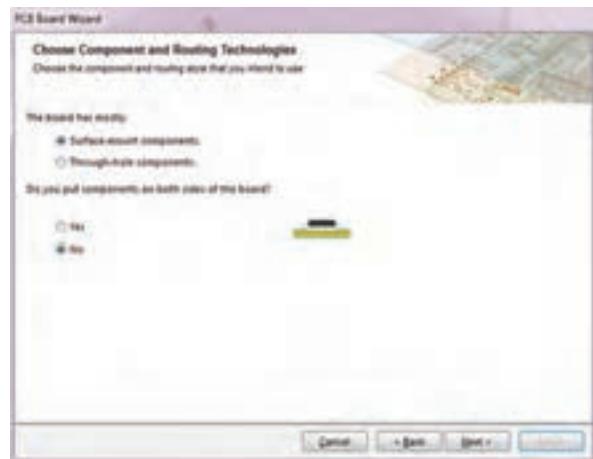

شکل ۱-۴۸


در قسمت surface – mount components، گزینه The Board has mostly گزینه Trough hole components قطعات معمولی را مشخص می‌کند. لذا گزینه دوم را انتخاب می‌کنیم. باید تعیین کنیم که قطعات در یک طرف یا در هر دو طرف برد قرار بگیرند. در حالت پیش فرض قطعات به صورت یک طرفه قرار دارند، اما اگر کلید Yes را فعال کنید قطعات در هر دو طرف برد قرار خواهند گرفت. با فعال کردن کلید NO (پیش فرض)، دکمه Next را فعال می‌کنیم و به پنجره بعدی می‌رویم، شکل ۱-۵۰.

## فصل اول: کار با نرم افزار طراحی مدار چاپی



شکل ۱-۵۰

اگر در پنجره شکل ۱-۵۰، گزینه Through - hole components را انتخاب کنیم، قطعات نصب سطحی انتخاب نمی‌شود و در مدار قطعات معمولی به کار می‌رود که از یک طرف روی فیبر قرار می‌گیرند و پایه‌های آن پس از عبور از سوراخ‌های سطح فیبر، در سمت دیگر لحیم می‌شوند. همچنین با انتخاب این گزینه نرم‌افزار از ما می‌خواهد که تعداد خطوط مجاز (track) جهت عبور از بین دو پایه را تعیین کنیم. پس از تعیین تعداد خطوط، با انتخاب کلید Next وارد پنجره Choose Default Track and Via sizes خواهیم شد که در آن می‌توان ضخامت خطوط ارتباطی مسی و قطر سوراخ‌های روی برد را در حداقل قابل طراحی تعیین کنیم، شکل ۱-۵۱.

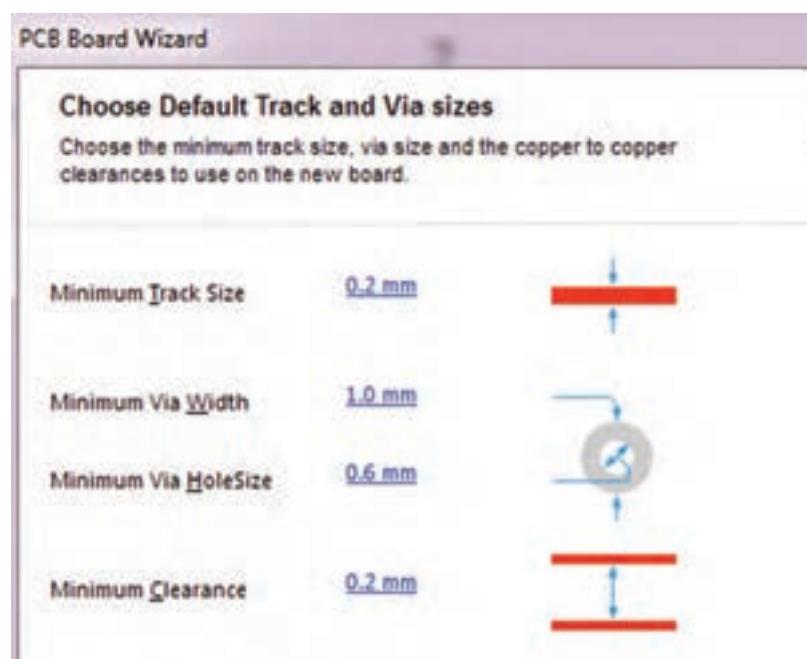


شکل ۱-۵۱

در پنجره شکل ۱-۵۱، گزینه‌های گوناگونی وجود دارد که به شرح آن می‌پردازیم: **Minimum Track Size**  با انتخاب این گزینه وارد کردن عدد دلخواه خود می‌توانیم حداقل ضخامت خطوط مسی روی بُرد را تعیین کنیم.

**Minimum Via Size**  با انتخاب این گزینه می‌توان حداقل قطر خارجی پد (pad) مربوط به سوراخ‌های (Vias) روی فیبر مدار چاپی را تعیین کرد.

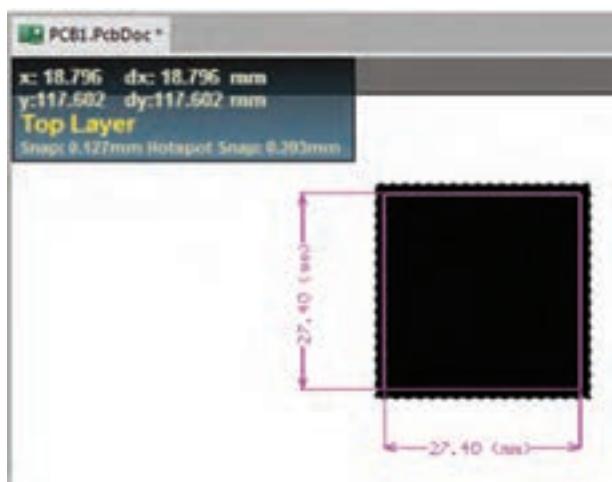**Minimum Via Hole Size**  با انتخاب این گزینه می‌توان حداقل قطر داخلی سوراخ‌های روی فیبر مدار چاپی را تنظیم کرد.



گزینه می‌توانیم حداقل فاصله مجاز بین دو خط ارتباطی (Track) را تعیین کنیم. پس از اینکه ضخامت خطوط و قطر سوراخ‌های روی فیبر را تعیین کردیم کلید Next را انتخاب می‌کنیم تا وارد مرحله پایانی شویم.

در این مرحله (شکل ۱-۵۲) با انتخاب کلید Finish کار تنظیمات فیبر مدار چاپی به اتمام می‌رسد و صفحه جدید PCB باز می‌شود، شکل ۱-۵۲. در صفحه جدید باز شده، فیبر مسی خامی که قرار است قطعات بر روی آن چیده و سیم‌کشی شوند ظاهر می‌شود. لازم

است این فایل را هم در مسیر ذخیره سایر فایل‌های پروژه خود ذخیره کنیم. برای این کار از منوی گزینه Save As را انتخاب و پروژه PCB را در مسیر دلخواه با همان نام قبلی که برای پروژه ترسیم شماتیک انتخاب کرده بودیم، ذخیره می‌کنیم.

فعالیت




نکات ایمنی



کلیه موارد ذکر شده در شکل‌های ۱-۴۵ تا ۱-۵۲ برای نمونه‌های مختلف تمرین کنید تا تسلط کامل در ارتباط با این منوها داشته باشید.

در صورتی که صندلی شما بلندتر یا کوتاه‌تر از حد استاندارد باشد، چه عوارضی را برای اعضاء بدن شما ایجاد می‌کند؟ بررسی کنید و نتایج را به کارگاه ارائه دهید.

پس از این مرحله به محیط شماتیک برمی‌گردیم و با انجام دادن مراحل زیر قطعات نقشه شماتیک را به صفحه PCB منتقال می‌دهیم.

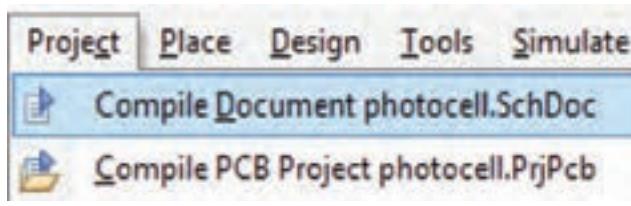

شکل ۱-۵۳

به منوی Project بروید و از مسیر نشان داده شده در شکل ۱-۵۳ یکبار گزینه اول و در ادامه گزینه دوم را انتخاب کنید تا پروژه کامپایل (تجمیع - همگرдан) شود.


## فصل اول: کار با نرم افزار طراحی مدار چاپی

نکته

در صورتی که در کامپایل کردن برنامه با مشکلی مواجه شدید به مراجع مربوط و به کتابهای همراه هنرجو مراجعه کنید.



✓ از مسیر Update PCB Document را انتخاب می‌کنیم تا قطعات با توجه به فایل کامپایل شده از محیط شماتیک به محیط PCB منتقل شوند. در این مرحله با قرار دادن اشاره‌گر ماوس بر روی قطعات (شکل ۱-۵۴) و روش کشیدن و انداختن (Drag and Drop) قطعات را مبتنی بر استانداردهای طراحی که در درس طراحی مدار چاپی پایه دهم بیان شده بودند در محل‌های مناسب جاگذاری می‌کنیم، شکل ۱-۵۵.

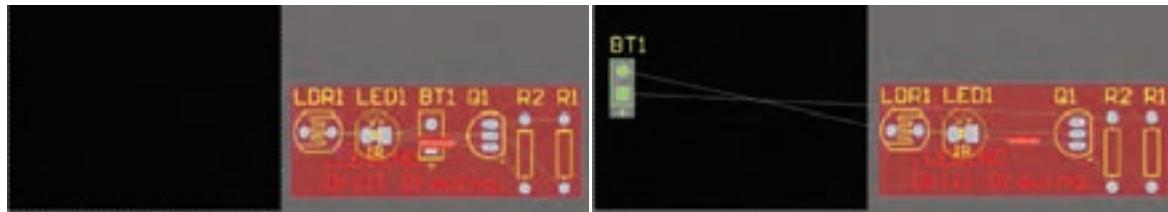

شکل ۱-۵۵

شکل ۱-۵۴

### الگوی پرسش

۱- با توجه به محتوای مندرج در کتاب، مسیر ایجاد یک سند شماتیک برای ترسیم نقشه فنی را به ترتیب اجرای کار بنویسید.

۲- سیستم اندازه‌گذاری در نرم‌افزار التیوم‌دیزاینر به صورت ..... (  $\frac{1}{100}$  اینچ ) و ..... صورت می‌گیرد.

۳- در کدام پنجره حداقل ضخامت خطوط ارتباطی مسی را می‌توان تنظیم نمود؟  
Choose Via Style \_۲                                      Choose Board Layer \_۱

Choose Board Details \_۴                              Choose Default Track and via sizes \_۳



شکل ۱-۵۶

..... با انتخاب گزینه ..... حداقل فاصله مجاز بین دو خط ارتباطی (Track) را تعیین می‌کنیم.

۵- در پنجره شکل ۱-۵۶ چه تنظیماتی انجام می‌شود؟ شرح دهید.

## ۱-۹- عملیات جای‌گذاری قطعات بر روی فیبر مدار چاپی


نکته

قرار دادن صحیح قطعات در جاهای مناسب در عملیات مسیریابی (Route) بسیار مؤثر است و اگر قطعات در جای مناسب قرار نگیرند ممکن است مسیریابی به درستی انجام نشده و عملیات ناقص به پایان برسد.






اگر در هنگام کشیدن و انداختن قطعات به روی فیبر خام نیاز به چرخاندن قطعه مورد نظر داشتیم کافی است دکمه خط فاصله صفحه کلید (Bar Space) را هم‌زمان با عملیات کشیدن قطعه فشار دهیم. بدین ترتیب قطعه می‌چرخد.

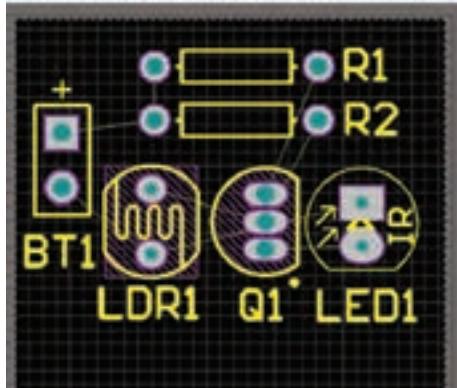

شکل ۱-۵۷

پس از اینکه قطعات را در محل خود قرار دادیم فیبر به صورت شکل ۱-۵۷ در می‌آید. در مرحله بعدی باید قوانین مسیریابی (Routing Rules) را تعیین کنیم تا بتوانیم عملیات مسیریابی را به درستی انجام دهیم. برای این کار ابتدا از منوی Design (شکل ۱-۵۳) گزینه Rules را انتخاب می‌کنیم تا پنجره PCB Ruler and Constraints Editor ظاهر شود، شکل ۱-۵۸.

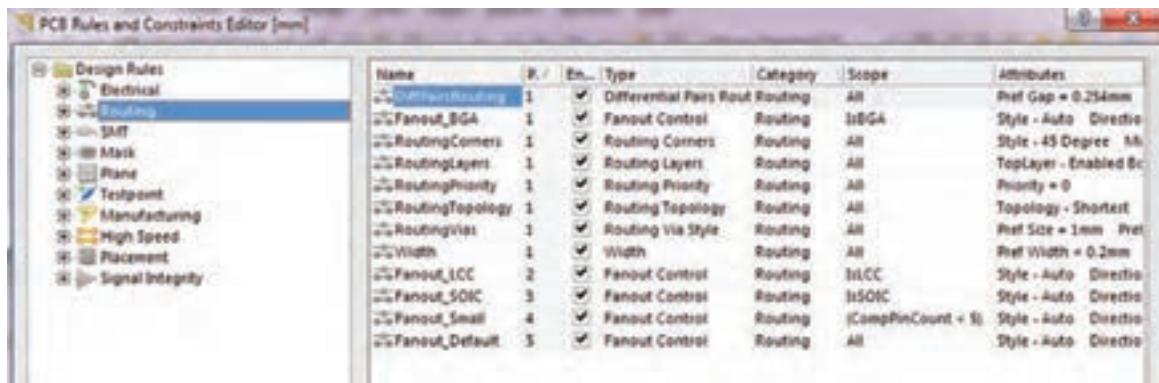

شکل ۱-۵۸



در این پنجره گزینه‌های گوناگونی وجود دارد. با انتخاب هر گزینه منوی درختی به صورت زیرمجموعه گزینه اصلی باز می‌شود. که هر کدام از این منوها قوانین و تنظیمات خاصی را به شرح زیر ارائه می‌کنند:

✓ اگر بر روی گزینه Electrical کلیک کنیم پنجره زیر منوی درختی شکل ۱-۵۹ ظاهر می‌شود. در این زیر منو قوانینی در ارتباط با فاصله (Clearance) بین خطوط ارتباطی (Tracks) و سوراخ‌های مدار (pads)، رفتار نرم‌افزار در مقابل با اتصال کوتاه مدار (Short – Circuit)، خطوط مسیریابی نشده (Un – Routed Net)، پایه‌های متصل نشده (Un – Connected Pin)، و پوشش مسی محافظ فیبر (Modified Polygon) وجود دارد که قابل تنظیم است.

✓ مهم‌ترین گزینه مورد نظر در این زیر منو گزینه Clearance است که با انتخاب آن می‌توان فاصله بین ترک‌ها و پدها را تعیین نمود.
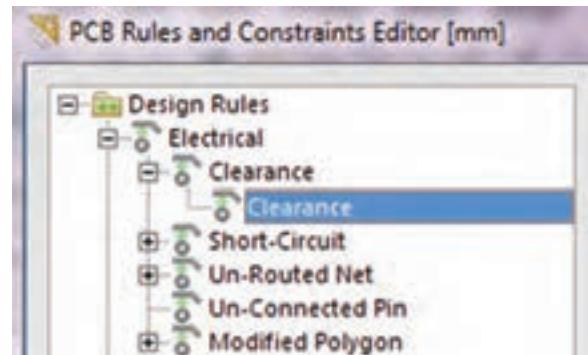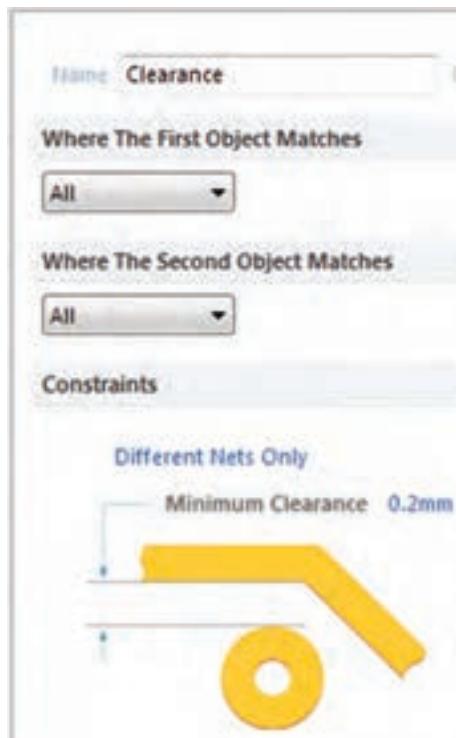
## فصل اول: کار با نرم افزار طراحی مدار چاپی

در قسمت Constraints (محدودیت‌ها)، شکل ۱-۶۰، عدد نشان داده شده مقابله گزینه Minimum Clearance حداقل فاصله بین خطوط رابط (ترک‌ها) و پدها، خطوط رابط و نوشته‌های مسی (Text)، خطوط رابط و سوراخ‌ها (Hole) را نشان می‌دهد که تصویر این فواصل در جدول انتهای همین پنجره نمایش داده می‌شود.



برای مثال عدد پیش فرض  $0/3$  میلی متر است. اگر همین عدد انتخاب شود و در هنگام مسیریابی لازم باشد بین ترک و یک سوراخ روی فیبر به مقداری کمتر از این عدد انتخاب شده تغییر کند نرم افزار به صورت هوشمندانه به کاربر اطلاع می‌دهد.

اگر تیک عبارت Ignore Pad to Pad clearance within a footprint را بزنیم می‌توانیم از قطعاتی که فاصله پایه‌های آنها کمتر از  $0/3$  میلی متر است نیز استفاده کنیم در غیراین صورت سیستم پیغام خطا خواهد داد. سایر تنظیمات این صفحه را به صورت پیش فرض انتخاب می‌کنیم و پس از آن دکمه Apply را بزنیم تا تغییرات ثبت شود.

اگر دکمه OK را بزنیم پنجره قوانین بسته خواهد شد. پیشنهاد می‌کنیم این دکمه را پس از انجام تمامی قوانین طراحی فعال کنید.

نکته





شکل ۱-۶۱

☒ یکی از مهم‌ترین تنظیمات طراحی تعیین حداقل و حداکثر ضخامت خطوط ارتباطی است. برای این کار از منوی درختی اصلی گزینه Routing را انتخاب کرده سپس گزینه Width را انتخاب می‌کنیم تا پنجره شکل ۱-۶۱ صفحه محدودیت‌ها (Constraints) باز شود. این پنجره گزینه‌های زیر را نشان می‌دهد:

- ☒ Min Width تعیین می‌کند.

☒ Preferred Width ضخامت ترجیح داده شده توسط کاربر را تعیین می‌کند.

☒ Max Width حداکثر ضخامت خطوط ارتباطی (ترک‌ها) را تعیین می‌کند.

در مدارهایی مانند منابع تغذیه که قرار است جریان بسیار زیادی از ترک‌ها Traks (خطوط ارتباطی بین قطعات) عبور کند ضخامت حداکثر را عددی بزرگ در نظر می‌گیریم.

نکته



فعالیت




تنظیم روی فیبر خام را برای چند نمونه فیبر انجام دهید تا تسلط کامل کسب کنید.


در صورتی که کاربر بخواهد از این قوانین تبعیت نکند نرم‌افزار به صورت هوشمند پیام خطا خواهد داد و فیبر به رنگ سبز در خواهد آمد.

## ۱-۱- تنظیم لایه‌های برد مدار چاپی

در مرحله بعدی کار باید تنظیمات لایه‌های برد مدار چاپی را انجام دهیم. برای این کار طبق شکل ۱-۶۲ گزینه (مسیریابی) Routing را انتخاب می‌کنیم. سپس بر روی زیر منوی Routing Layers (لایه‌های مسیریابی) کلیک می‌کنیم تا پنجره شکل ۱-۶۳ ظاهر شود.

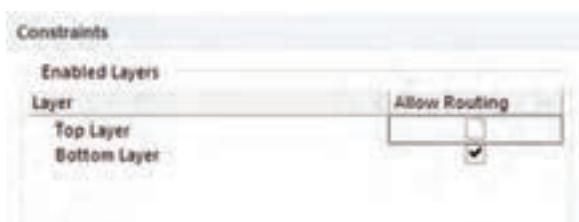

شکل ۱-۶۳

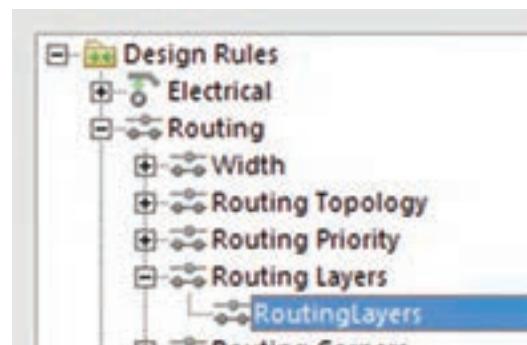


شکل ۱-۶۲

## فصل اول: کار با نرم افزار طراحی مدار چاپی

اگر در پنجره شکل ۱-۶۳ در قسمت Allow Routing تیک مربوط به Bottom Layer را بزنیم عملیات مسیریابی و ترسیم خطوط ارتباطی (ترک کشی) فقط در لایه زیر انجام خواهد شد. اگر هر دو تیک مربوط به Top Layer و Bottom Layer را بزنیم عملیات مسیریابی و ترسیم خطوط ارتباطی در هر دو لایه بالا و پایین فیبر مدار چاپی انجام خواهد شد. از این حالت معمولاً در طراحی مدارهای پیچیده استفاده می‌شود. پس از انجام تنظیمات موردنظر گزینه Apply را انتخاب می‌کنیم تا تنظیمات ذخیره شود.

در مرحله بعدی با انتخاب گزینه Routing Via Style و زیرمنوی Routing Vias می‌توانیم محدودیت‌های مربوط به سوراخ‌های روی فیبر مدار چاپی را تعیین کنیم، شکل ۱-۶۴.

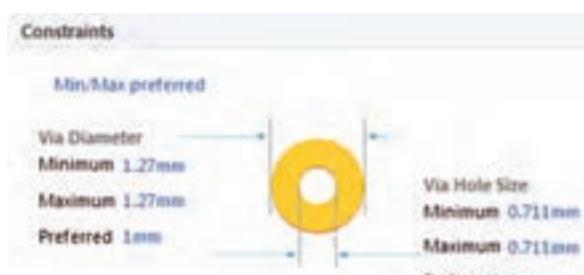

شکل ۱-۶۴

**Via Diameter** : با این گزینه می‌توان حداقل قطر سوراخ‌ها و قطر ترجیح داده شده برای سوراخ‌های روی فیبر را تعیین کرد.

**Via Hole Size** : با این گزینه حداقل قطر، حداقل قطر، و قطر ترجیح داده شده برای سوراخ داخل(Via)‌ها تعیین می‌شود. به سوراخ‌هایی Via گفته می‌شود که روی ایجاد می‌شود و قادر

است لایه بالای فیبر مدار چاپی را به لایه پایین فیبر ارتباط دهد. در فناوری ساخت فیبرهای دو لایه به وسیله این سوراخ‌ها (via) و قرار دادن لایه متالیزه (استوانه فلزی) داخل آنها عملیات ارتباط بین لایه بالا و پایین انجام می‌شود. این عمل در کارخانه‌های تولید فیبر مدار چاپی انجام می‌گیرد.

پس از انجام تنظیمات ذکر شده، تنظیمات را ذخیره می‌کنیم و از منوی مربوطه خارج می‌شویم.

فعالیت عملی



تنظیم لایه‌های برد و ابعاد خطوط ارتباطی و قطر خارجی سوراخ و قطر پد سوراخ را تمرین کنید، تا در کاربرد این منوها و گزینه‌های مربوط به آن تسلط لازم را کسب کنید.

## ۱-۱۱- طراحی پدها و مسیرهای روی فیبر خام مدار چاپی در نرم افزار

پس از تعیین تنظیم‌های مربوط به مسیریابی نوبت اجرای مسیریابی روی فیبر خام می‌رسد. این عمل به دو صورت امکان‌پذیر است.


الف) مسیریابی دستی      ب) مسیریابی خودکار

**(الف) مسیریابی دستی:** در این روش طراح به وسیله ابزار Interactively Route Connection

نوار ابزار موجود است (شکل ۱-۶۵) می‌توان مسیرهای مورد نظر را از مبدأ به مقصد متصل نمود. برای این کار کافی است بر روی ابزار کلیک کنیم. با این کار اشاره‌گر ماوس به صورت علامت به علاوه (+) در می‌آید. حالا می‌توانیم با قرار دادن آن روی مبدأ، مسیر مناسب را پیدا کنیم و به مقصد متصل نماییم. پس از رسیدن به مقصد یکبار کلیک



شکل ۱-۶۵

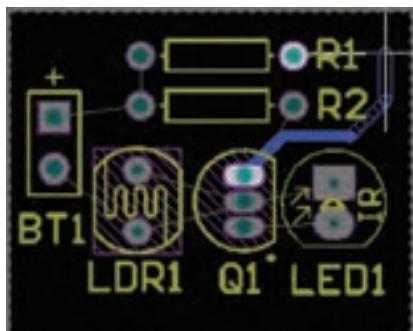


شکل ۱-۶۶

چپ می کنیم تا ابزار آماده مسیریابی بعدی شود. به این ترتیب می توانیم کار مسیریابی به صورت دستی را به پایان برسانیم. پس از اتمام مسیریابی می توانیم اصلاحات لازم مانند تغییر ضخامت خطوط ارتباطی و تغییر زاویه خطوط را انجام دهیم. شکل ۱-۶۶

**ب) مسیریابی خودکار:** در این روش تمام عملیات مسیریابی به صورت خودکار توسط نرم افزار صورت می گیرد. برای انجام این کار کافی است از منوی Route گزینه Auto Route و بعد از آن عبارت All را انتخاب کنید. (شکل ۱-۶۷)

پس از آن پنجره مربوط به گزارش راهبردی (استراتژی) Situs Routing Strategies مسیریابی ظاهر می شود. در این

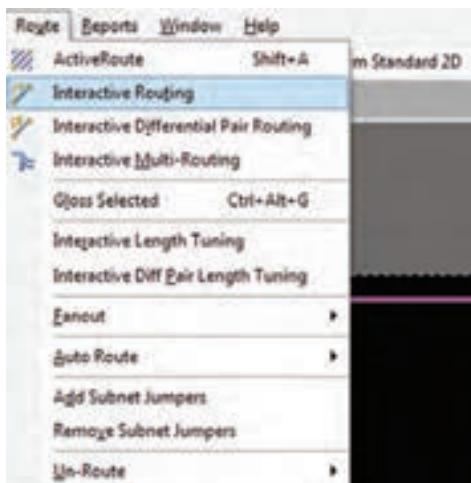

شکل ۱-۶۷

پنجره اطلاعات کامل مربوط به تنظیم های تعیین شده برای مسیریابی، در اختیار طراح قرار می گیرد که با کلیک بر روی هر کدام از آنها می تواند آنها را مشاهده و یا ویرایش کند. در پایان کلید All را می زنیم تا عملیات مسیریابی خودکار آغاز شود.


پس از اینکه عملیات مسیریابی خودکار شروع شد باید چند لحظه صبر کنیم تا عملیات به پایان برسد. در فرایند مسیریابی پیام هایی به صورت مرحله به مرحله، پیشرفت کار را به کاربر گزارش می دهد. چنانچه تمام مسیرها به درستی به مقصد مورد نظر متصل شده باشند پنجره شکل ۱-۶۸ نمایش داده خواهد شد. این مدت زمان بستگی به سرعت پردازنده مرکزی رایانه CPU و سرعت پردازنده گرافیکی

رایانه GPU و حافظه رم (RAM) رایانه شما دارد. هم زمان با انجام عملیات مسیریابی گزارش لحظه به لحظه ای از روند پیشرفت کار به کاربر ارائه می شود. اگر مسیریابی به طور کامل انجام شود پیام خط آخر به درستی ظاهر می شود، که درستی فرایند را تأیید می کند. در خط آخر شکل ۱-۶۸ پیام مسیریابی به صورت مسیریابی بدون هیچ اتصال انجام نشده ای به صورت ۱۰۰٪ کامل به پایان رسیده است ظاهر می شود. در قسمت Time زمان و در قسمت Date تاریخ انجام پروژه ثبت شده است. شکل ۱-۶۸

Messages						
Class	Document	Source	Message	Time	Date	No.
Situs Event photocell.PcbDoc	Situs		Completed Layer Patterns in 0 Seconds	3:29:42 PM	3/16/2017	9
Situs Event photocell.PcbDoc	Situs		Starting Main	3:29:42 PM	3/16/2017	10
Situs Event photocell.PcbDoc	Situs		Calculating Board Density	3:29:42 PM	3/16/2017	11
Situs Event photocell.PcbDoc	Situs		Completed Main in 0 Seconds	3:29:42 PM	3/16/2017	12
Situs Event photocell.PcbDoc	Situs		Starting Completion	3:29:42 PM	3/16/2017	13
Situs Event photocell.PcbDoc	Situs		Completed Completion in 0 Seconds	3:29:42 PM	3/16/2017	14
Situs Event photocell.PcbDoc	Situs		Starting Straighten	3:29:42 PM	3/16/2017	15
Situs Event photocell.PcbDoc	Situs		Completed Straighten in 0 Seconds	3:29:42 PM	3/16/2017	16
Routing ... photocell.PcbDoc	Situs		8 of 8 connections routed (300.00%) in 0 Seconds	3:29:42 PM	3/16/2017	17
Situs Event photocell.PcbDoc	Situs		Routing finished with 0 contention(s). Failed to complete 0 connection(s) in 0 Seconds	3:29:42 PM	3/16/2017	18


شکل ۱-۶۸

## فصل اول: کار با نرم افزار طراحی مدار چاپی

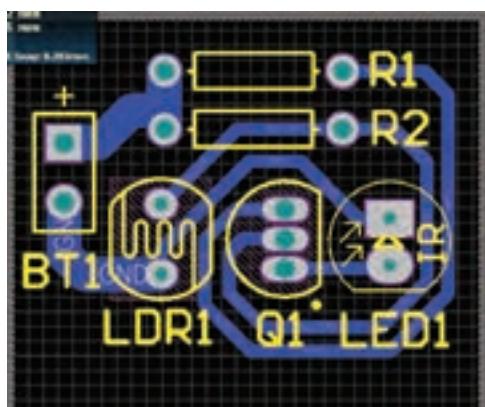

شکل ۱-۶۹

در شکل ۱-۶۹ پروژه فتوسل تکمیل شده را مشاهده می کنید. در اجرای این پروژه ما از مسیریابی خودکار استفاده کردیم. همان طور که مشاهده می کنید ضخامت خطوط تغذیه با سایر خطوط مدار یکسان است. برای اینکه بتوانیم ضخامت خطوط مورد نظر را تغییر دهیم کافیست بر روی خط مورد نظر دابل کلیک کرده و سپس در پنجره Track [mm] در قسمت Width ضخامت مورد نظرمان را وارد کنیم. شکل ۱-۷۰

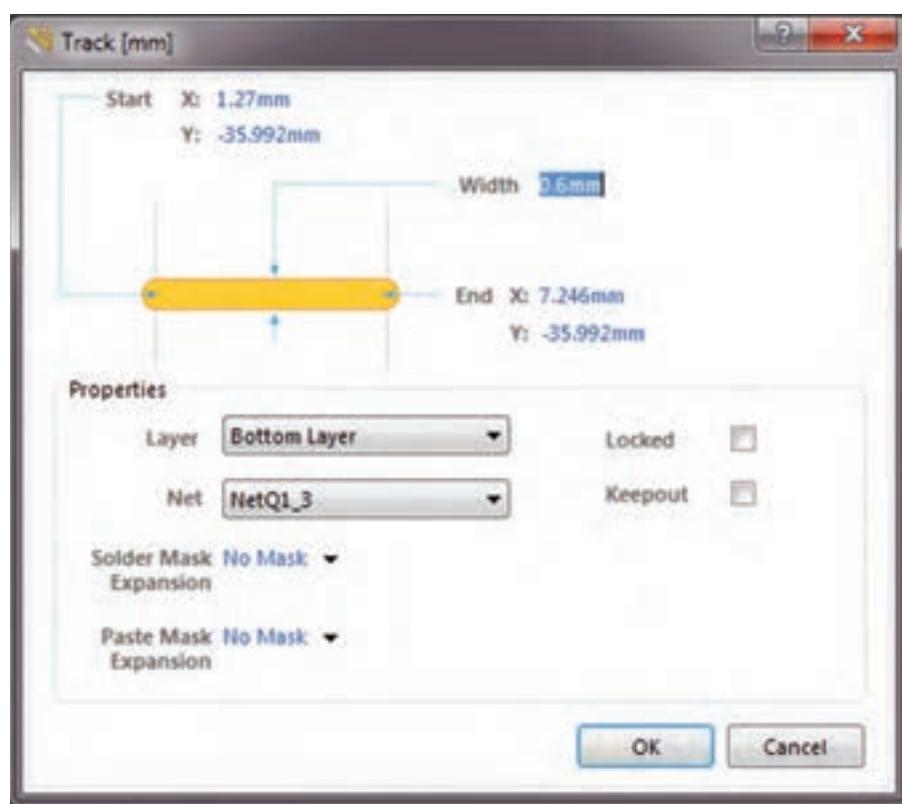

شکل ۱-۷۰

مراحل اجرای مسیریابی را تمرین کنید. برای تسلط بیشتر نقشه های تمرینی دیگری را نیز اجرا نمایید.

فعالیت عملی




**کار عملی جامع:** نقشه پروژه فتوسل یا نقشه مشابه دیگری را از ابتدا تا انتها به صورت نقشه فنی و نقشه PCB در نرم افزار آلتیوم به اجرا در آورید و فایل نهایی را ذخیره کنید.

## نمونه آزمون عملی نرم افزاری پایان واحد یادگیری (۱)

### کار با نرم افزار تجاری طراحی مدار چاپی ۱

- ۱- نرم افزار التیوم دیزاینر را فعال کنید.
- ۲- سندی برای پروژه و شماتیک ترسیم نقشه با نام مناسب ایجاد کنید.
- ۳- نقشه شماتیک شکل ۱-۷۱ را در محیط نرم افزار رسم کنید.
- ۴- در ابعاد  $100 \text{ mm} \times 80 \text{ mm}$  طرح مدار چاپی نقشه را ترسیم کنید.
- ۵- طرح را در فایل مربوطه ذخیره کنید.
- ۶- نتیجه را برای ارزشیابی به مربی خود ارائه دهید.

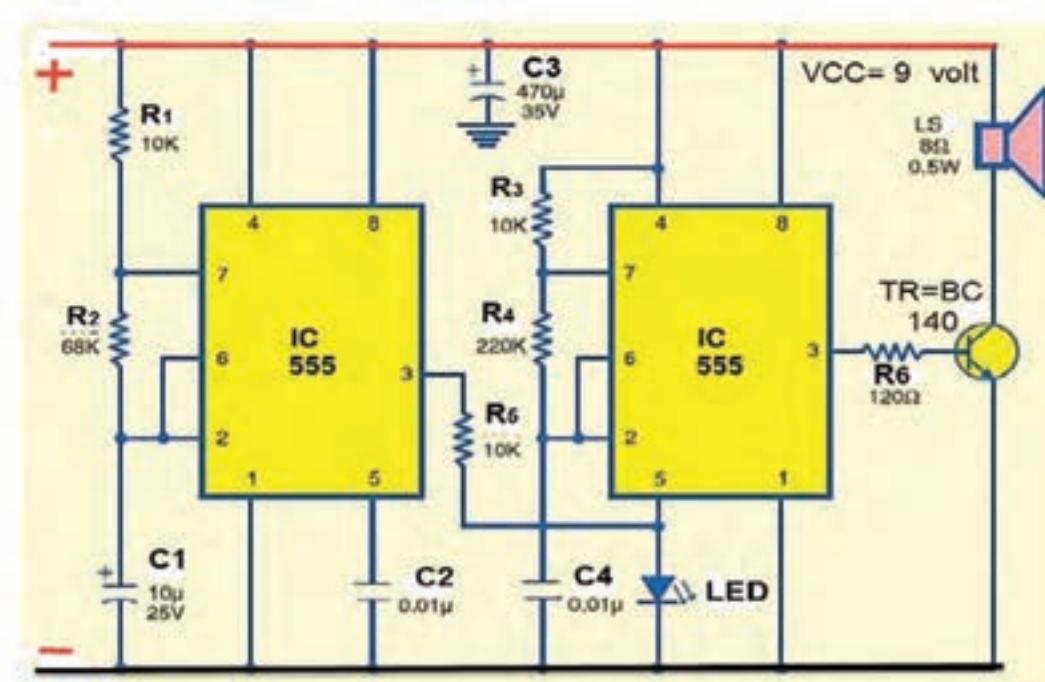

شکل ۱-۷۱

## فصل اول: کار با نرم افزار طراحی مدار چاپی

### ارزشیابی شایستگی کار با نرم افزار تجاری طراحی مدار چاپی

شرح کار:

- ۱- تحلیل نقشه انتخابی
  - ۲- بررسی راههای دریافت نرم افزار
  - ۳- انتخاب نرم افزار مناسب و بررسی قابلیت‌های آن
  - ۴- نصب نرم افزار
  - ۵- راهاندازی نرم افزار
- ۶- بررسی قطعات نقشه و ابعاد ظاهری آنها
- ۷- بررسی قطعات موجود در منوهای نرم افزار و انطباق آن با نقشه
- ۸- مطالعه دقیق قوانین حاکم بر ترسیم نقشه استاندارد
- ۹- طراحی و ترسیم نقشه مدار چاپی پروژه با نرم افزار

استاندارد عملکرد: طراحی مدار چاپی نقشه الکترونیکی با نرم افزار تجاری بر اساس قوانین و استانداردهای تعریف شده

شاخص‌ها: ۱- انتخاب نرم افزار مناسب از بین نرم افزارهای تخصصی (۲۰ دقیقه)

۲- نصب و راهاندازی نرم افزار به طور دقیق و کامل (۲۰ دقیقه)

۳- طراحی و ترسیم دقیق و صحیح نقشه مدار چاپی به کمک نرم افزار (۳۰ دقیقه)

**شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:** شرایط: نور مناسب برای انجام کارهای دقیق - ابعاد حداقل ۶ مترمربع - دمای طبیعی (۲۷°C - ۱۸°C) و میز کار استاندارد برای قراردادن رایانه با ابعاد L۱۸۰ \* W۸۰ \* H۱۸۰ cm - فرد بالباس کار - وجود امکانات اتصال به شبکه اینترنت - نرم افزارهای

خاص (بروتل، دی ایکس بی، آلتیوم دیزاينر) - انجام کار در حال نشسته

**ابزار و تجهیزات:** رایانه - نقشه مدار الکترونیکی - لوازم التحریر

معیار شایستگی:


ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	معرفی نرم افزارهای مرتبط	۱	
۲	انتخاب نرم افزار مناسب	۱	
۳	فهرست قطعات و ابزار مورد نیاز با توجه به نقشه	۲	
۴	نصب و راهاندازی نرم افزار و کار با آن	۲	
۵	طراحی یک نمونه مدار چاپی (تمرینی)	۲	
شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
۱- رعایت نکات ایمنی دستگاهها			
۲- دقت و تمرکز در اجرای کار			
۳- شایستگی تفکر و یادگیری مادام‌العمر			
۴- اخلاق حرفه‌ای			
میانگین نمرات			

\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.



## پودمان ۲

### طراحی مدار چاپی با نرم افزار پیشرفته

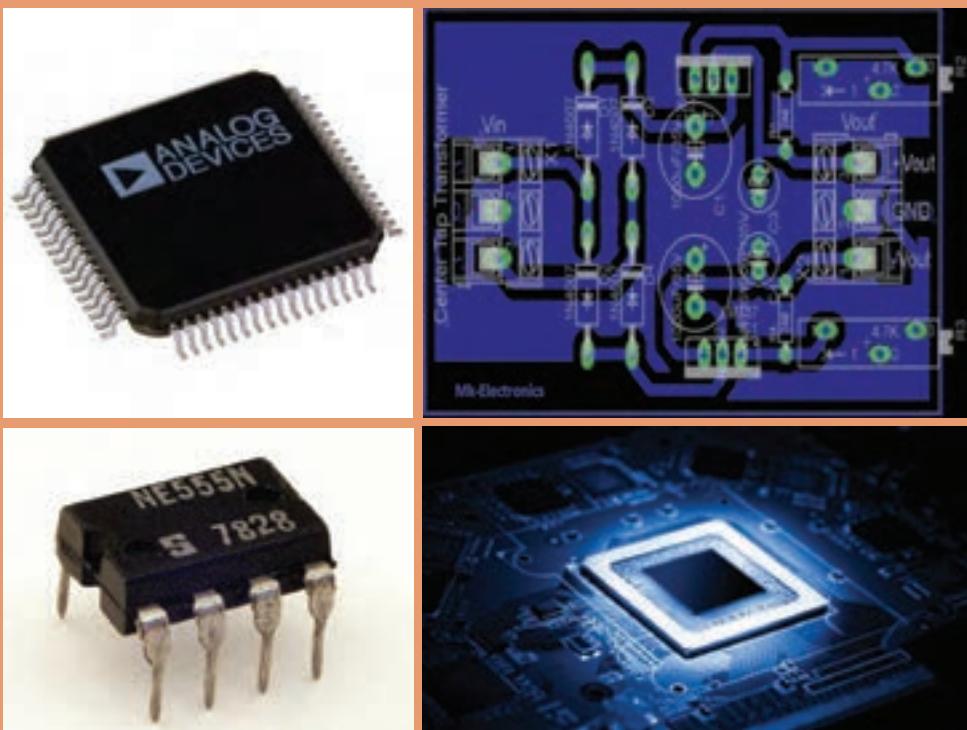

امروزه در اکثر مدارهای الکترونیکی از آی‌سی‌ها استفاده می‌شود. قبل از اختراع این قطعات پرکاربرد و مفید، تمام مدارهای الکترونیکی از ترکیب قطعات گوناگون و مجزا از هم تشکیل شده بودند. استفاده از قطعات مجزا سبب افزایش حجم مدار و پیچیدگی‌های بسیار زیاد در ساخت و فرآیند عیب‌یابی می‌شود. در مدارهای جدید که مبتنی بر کاربرد آی‌سی‌های کم حجم هستند، پیچیدگی مدارها به مقدار قابل توجهی کاهش یافته و عیب‌یابی آنها را ساده کرده است. برخی آی‌سی‌های پرکاربرد مصرف عمومی دارند. از این‌رو برای یک تعمیرکار ماهر شناخت مشخصات فنی و چگونگی کار با این آی‌سی‌ها امری ضروری بوده و باید مورد توجه قرار گیرد.

## واحد یادگیری ۲

### شایستگی طراحی پروژه کاربردی با آی‌سی آنالوگ

آیا تا به حال فکر کرده‌اید:

چه تفاوت‌هایی بین سیگنال‌های آنالوگ و دیجیتال وجود دارد؟

سیگنال‌های الکتریکی صوت و تصویر انسان از نوع آنالوگ است یا دیجیتال؟

آی‌سی‌ها از نظر کلی به چند دسته تقسیم‌بندی می‌شوند؟

آی‌سی‌های تقویت‌کننده صوت (مانند آی‌سی TDA2003) از نوع آنالوگ است یا دیجیتال؟

آی‌سی مورد استفاده در منابع تغذیه مانند آی‌سی ۷۸۰۵ در رده کدام نوع آی‌سی‌ها قرار دارد؟

آیا در یک بسته‌بندی می‌تواند ترکیبی از آی‌سی‌های آنالوگ و دیجیتال وجود داشته باشد؟

سیگنال آنالوگ به سیگنالی گفته می‌شود که در آن تغییرات به صورت پیوسته و مداوم است. سیگنال الکتریکی حاصل از صوت انسان یک نوع سیگنال آنالوگ است. گروه دیگری از سیگنال‌ها به صورت پله‌ای و مرحله‌ای تغییر می‌کنند. در این نوع سیگنال‌ها، دامنه ولتاژ بین دو مقدار حداقل و حداکثر و به صورت گستته تغییر می‌کند. سیستم‌هایی که با این نوع سیگنال‌ها کار می‌کنند سیستم‌های دیجیتالی نام دارند. آی‌سی‌ها نیز به دو دسته آنالوگ و دیجیتال تقسیم‌بندی می‌شوند. ممکن است در یک تراشه هر دو نوع آی‌سی آنالوگ و دیجیتال وجود داشته باشد. در یک آی‌سی دیجیتال در ابعاد چند میلی‌متر مربع هزاران تا میلیون‌ها دروازه منطقی خاص جای می‌گیرد. اندازه کوچک این مدارها سبب بالا رفتن سرعت عملیات، کم شدن توان مصرفی و کاهش هزینه تولید می‌شود. آی‌سی‌های آنالوگ مانند تایمیرها، تقویت‌کننده‌های عملیاتی و تقویت‌کننده‌های صوتی، با داشتن ساختاری یک‌پارچه (modular) و طراحی حرфه‌ای، سبب کاهش حجم مدارهای آنالوگ، تلفات کم و عیب‌یابی آسان مدارها می‌شوند. در این واحد یادگیری چند نمونه آی‌سی آنالوگ و کاربرد آنها شرح داده می‌شود. پس از اتمام آموزش فرآگیرنده باید بتواند عملکرد مدار ترکیبی با چند آی‌سی آنالوگ را تشریح کند. همچنین باید قادر باشد مدار چاپی انواع مدارهای کاربردی با آی‌سی آنالوگ را با نرم‌افزار پیشرفته طراحی کند. در تمام مراحل انجام کار، باید فرآگیرنده نکات ایمنی، بهداشتی و توجه به مهارت‌های غیرفنی مانند کار گروهی، به کارگیری فناوری‌های نوین، توجه به محیط‌زیست، رعایت نظم و ترتیب و سایر مهارت‌های غیرفنی را رعایت کند و در خلال کار به‌اجرا در آورد.

#### استاندارد عملکرد

طراحی مدار چاپی پروژه کاربردی با آی‌سی آنالوگ به وسیله نرم‌افزار با رعایت استاندارد و قوانین مربوطه

## ۱-۲- مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز

ابزار عمومی برق یا الکترونیک- لوازم التحریر - منبع تغذیه - مولتی متر - رایانه - نرم افزار پیشرفته طراحی مدار چاپی مشخصات فی تجهیزات و تعداد آن در سند برنامه درسی آمده است.

## ۲-۲- معرفی چند نمونه از آی‌سی‌های آنالوگ

در اکثر سیستم‌های الکترونیکی آنالوگ و دیجیتال توان الکتریکی مورد نیاز، به وسیله منابع تغذیه تنظیم شده (ثبت شده)، تأمین می‌شود. در منابع تغذیه DC، ابتدا ولتاژ AC برق شهر را یکسو و سپس صاف می‌کنند. ولتاژ خروجی صاف ممکن است دارای ضربان (Ripple) باشد. در شکل ۱-۲-۱ Ripple شکل موج یکسو شده را مشاهده می‌کنید. از طرف دیگر دامنه ولتاژ سینوسی برق شهر نیز کاملاً ثابت نبوده و با نوساناتی در حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد، باعث تغییر ولتاژ خروجی صافی می‌شود. اکثر سیستم‌های الکترونیکی تحمل



شکل ۱-۲-۲- دو نوع بسته‌بندی TO۹۲ و TO۲۲۰

شکل ۱-۲-۱- Ripple (Ripple)

تغییرات ولتاژ بیش از ۱ درصد را ندارند. برای حذف تغییرات ولتاژ، از مدارهای تنظیم کننده ولتاژ (Voltage Regulator) استفاده می‌شود. رگولاتور ولتاژ وسیله‌ای است که ولتاژ را ثابت می‌کند. آی‌سی‌های رگولاتور در انواع بسته‌بندی‌ها ساخته می‌شوند. این آی‌سی‌ها به دلیل قیمت مناسب، سادگی عملکرد، حفاظت در برابر اتصال کوتاه، ضریب ثابت ولتاژ مناسب و اطمینان در عملکرد به فراوانی مورد استفاده قرار می‌گیرند. همچنین دارای حجم کم هستند و در دو گروه با ولتاژ خروجی مثبت و منفی ساخته می‌شوند. این آی‌سی‌ها به صورت رگولاتورهای با ولتاژ غیر قابل تغییر (ولتاژ ثابت) و آی‌سی‌های رگولاتور با ولتاژ خروجی متغیر (قابل تنظیم) تولید می‌شوند. شکل ۱-۲-۲ یک نمونه آی‌سی رگولاتور با شماره فنی ۷۸۰۵ را در دو نوع بسته‌بندی نشان می‌دهد. با دو نوع از این آی‌سی‌ها که خروجی مثبت و منفی دارند و با شماره‌های فنی ۷۸XX و ۷۹XX تولید می‌شوند، در پایه دهم آشنا شده‌اید.

با مراجعه به برگه اطلاعات (data sheet) با همکاری گروه خود در مورد حداکثر ولتاژ ورودی، حداکثر جریان خروجی و درصد خطای ولتاژ خروجی آی‌سی‌های سری ۷۸XX و ۷۹XX بحث کرده و نتیجه را جمع‌بندی کنید.

کار گروهی



یکی از مشهورترین آی‌سی‌های آنالوگ، آی‌سی رگولاتور ولتاژ متغیر با شماره LM338 است. این آی‌سی قادر است ولتاژ مثبت در محدوده  $+1/2$  تا  $+32$  ولت با حداکثر جریان ۵ آمپر را در خروجی خود تولید کند. این آی‌سی‌ها سه پایه هستند و در بسته‌بندی TO220 با بدنه پلاستیکی و آی‌سی با بدنه فلزی در بسته‌بندی TO3 به بازار عرضه می‌شوند. در شکل‌های ۲-۳ و ۲-۴ این دو مدل آی‌سی را مشاهده می‌کنید. در بسته‌بندی TO3، بدنه آی‌سی پایه خروجی است که از طریق پیچ و مهره به مدار و گرمایی متصل می‌شود. بسته‌بندی نوع TO220 هم به گرمایی نیاز دارد.



شکل ۲-۳- آی‌سی رگولاتور TO220 با بسته‌بندی سرامیکی

به دلیل تلفات حرارتی زیاد ایجاد شده، این آی‌سی‌ها حتماً باید بر روی هیت سینک (گرمایی) آلومینیومی نصب شوند تا تبادل حرارتی لازم با محیط بهطور کامل صورت گیرد.

فیلم آموزشی چگونگی نصب آی‌سی‌های رگولاتور بر روی هیت سینک آلومینیومی را ببینید.

با جستجو در اینترنت، انواع هیت سینک و چگونگی نصب صحیح آن را بباید و نتیجه را به کارگاه ارائه دهید.

با استفاده از منابع قابل دسترس مانند کتاب‌ها و اینترنت، درباره موارد زیر تحقیق کنید و نتیجه تحقیق را به کلاس ارائه دهید.

❑ مقاومت حرارتی چه مفهومی دارد و چه نقشی را در انتقال حرارت به گرمایی ایفا می‌کند؟ نتیجه این تحقیق را به صورت کنفرانس ارائه دهید.

❑ درباره انواع خمیر سیلیکون و چگونگی تاثیرگذاری آن بر بهبود انتقال حرارت مقاله‌ای ارائه کنید.

❑ چند نمونه خمیر سیلیکون در بازار وجود دارد؟ تصویر آنها را در فلش مموری خود ذخیره کنید و در کارگاه برای سایر دوستان خود نمایش دهید.

❑ چند نمونه هیت سینک در بازار وجود دارد و هر کدام در چه مدارهایی استفاده می‌شوند؟

❑ درباره آی‌سی رگولاتورهای نصب سطحی و انواع بسته‌بندی‌های آن تحقیق کرده و تصاویر آنها را ذخیره کنید و به کارگاه ارائه دهید.

کار گروهی



فیلم



جست و جو



پژوهش



با جستجو در اینترنت، ترکیب خمیر سیلیکون را بیابید و یک نمونه از آن را بسازید و نتیجه را در کارگاه به سایر دوستان خود آموزش دهید.



### ۳-۲-۱- استخراج اطلاعات مهم از برگه اطلاعات (datasheet - دیتا شیت)

یکی از توانایی هایی که هر فرد مرتبط با حرفه الکترونیک باید داشته باشد، استخراج اطلاعات قطعات الکترونیکی از روی برگه اطلاعات (دیتا شیت) است. تقریباً همه شرکت های تولید کننده قطعات الکترونیکی در جهان، برگه اطلاعات فنی محصول خود را منتشر می کنند. در برگه های اطلاعات، مشخصات فنی قطعه الکترونیکی مانند مشخصات الکتریکی، دمای کارکرد، ترتیب پایه ها، شکل ظاهری و مدارهای کاربردی پیشنهادی ارائه می شود. در شکل ۲-۵ یک نمونه برگه اطلاعات نشان داده شده است.

## LM138/LM338

### 5-Amp Adjustable Regulators

#### General Description

The LM138 series of adjustable 3-terminal positive voltage regulators is capable of supplying in excess of 5A over a 1.2V to 32V output range. They are exceptionally easy to use and require only 2 resistors to set the output voltage. Careful circuit design has resulted in outstanding load and line regulation—compatible to many commercial power supplies. The LM138 family is supplied in a standard 3-lead transistor package.

A unique feature of the LM138 family is rms dependent current limiting. The current limit circuitry allows peak currents of up to 12A to be drawn from the regulator for short periods of time. This allows the LM138 to be used with heavy transient loads and spindle start-up under full-line conditions. Under sustained loading conditions, the current limit decreases to a safe value protecting the regulator. Also included on the chip are thermal overload protection and safe area protection for the power transistor. Overload protection remains functional even if the adjustment pin is accidentally disconnected.

Normally, no capacitors are needed unless the device is situated more than 6 inches from the input filter capacitors in which case an input bypass is needed. An output capacitor can be added to improve transient response, while bypassing the adjustment pin will increase the regulator's ripple rejection.

Besides replacing fixed regulators or discrete designs, the LM138 is useful in a wide variety of other applications. Since the regulator is "floating" and sees only the input-to-output differential voltage, supplies of several hundred volts can be regulated as long as the maximum input to output differential is not exceeded, i.e., do not short-circuit output to ground. The part numbers in the LM138 series which have a K suffix are packaged in a standard TO-3 package, while those with a T suffix are packaged in a TO-220 plastic package. The LM138 is rated for  $-55^{\circ}\text{C} \leq T_J \leq +150^{\circ}\text{C}$ , and the LM338 is rated for  $0^{\circ}\text{C} \leq T_J \leq +125^{\circ}\text{C}$ .

#### Features

- Guaranteed 7A peak output current
- Guaranteed 5A output current
- Adjustable output down to 1.2V
- Guaranteed thermal regulation
- Current limit constant with temperature
- P+ Product Enhancement tested
- Output is short-circuit protected

#### Applications

- Adjustable power supplies
- Consumer power regulators
- Battery chargers

شکل ۲-۵- صفحه اول دیتا شیت

#### شرح عمومی :General Description

همان طور که در شکل ۲-۵ مشاهده می کنید، در این قسمت نام قطعه الکترونیکی و توصیف عمومی آن بیان شده است. در این قسمت اطلاعاتی از قبیل تعداد پایه ها، ولتاژ خروجی، جریان خروجی، عملکرد کلی و محدوده دمای کار قطعه مورد نظر بیان شده است.

فیلم



فیلم چگونگی و روش ترجمه برگه‌های اطلاعات (Data sheet) را ببینید. سعی کنید با تلفظ صحیح کلمات انگلیسی آشنا شوید.

محتوای شکل ۲-۵ را به صورت گروهی و با روش بارش فکری ترجمه کنید و کلیه لغات آن را بیاموزید.

ترجمه کنید

پس از ترجمه قسمت شرح عمومی (General description) آی‌سی LM138/LM338، اطلاعات مهم و کاربردی آن را یادداشت کنید.

- .....■
- .....■
- .....■
- .....■
- .....■
- .....■
- .....■
- .....■

## Features

در این قسمت مشخصات مهم قطعه به صورت خلاصه آورده شده است.

پس از ترجمه مشخصات (Features) آی‌سی LM138/LM338، اطلاعات مهم آن را یادداشت کنید.

- .....■
- .....■
- .....■
- .....■
- .....■
- .....■
- .....■
- .....■

## Applications

در این قسمت کاربردهای تخصصی قطعه الکترونیکی مورد نظر بیان شده است.

پس از ترجمه کاربرد (Application) آی‌سی LM138/LM338، اطلاعات مهم آن را یادداشت کنید.

- .....■
- .....■
- .....■
- .....■
- .....■
- .....■

فعالیت عملی



یک نمونه آی‌سی را در اختیار بگیرید و با مراجعه به رسانه‌های مختلف، برگه اطلاعات آن را بیابید و قسمت مربوط به Applications و General Description و Features آن را ترجمه کنید.

## Connection Diagram

یکی از قسمت‌هایی که در دیتاشیت اهمیت ویژه‌ای دارد، نقشه اتصال پایه‌ها (Connection Diagram) یا

## فصل دوم: طراحی مدار چاپی با نرم افزار پیشرفته

قطعه است. این بخش یک نمای کلی از نام پایه ها، ترتیب پایه ها و عملکرد هر پایه را نشان می دهد. به عبارت دیگر در این قسمت شکل ظاهری قطعه (پکیج - بسته بندی) نشان داده می شود. در بسته بندی آی سی، جای پایه ها را به طور دقیق مشخص می کنند. در شکل ۲-۶ دو نوع بسته بندی TO<sup>۳</sup> و TO<sup>۲۲۰</sup> که مربوط به آی سی رگولاتور LM338 است را مشاهده می کنید. با توجه به برگه اطلاعات آی سی نوع TO<sup>۲۲۰</sup> دارای پایه هایی به شرح زیر است.


☒ پایه تنظیم (ADJ): پایه یک این نوع آی سی ADJ نام دارد که مخفف کلمه Adjustment (تنظیم) است. هنگام اتصال به مدار این پایه را به یک مقاومت متغیر و یک مقاومت ثابت متصل می کنیم تا بتوانیم ولتاژ خروجی آی سی را روی مقدار دلخواه تنظیم کنیم.

☒ خروجی ( $V_{OUT}$ ): پایه دوم  $V_{out}$  نام دارد. ولتاژ خروجی آی سی رگولاتور از این پایه گرفته می شود.


☒ ورودی ( $V_{IN}$ ): پایه سوم  $V_{IN}$  نام دارد که ولتاژ ورودی آی سی به آن متصل می شود.

### Connection Diagrams (See Physical Dimension section for further information)

#### Connection Diagrams

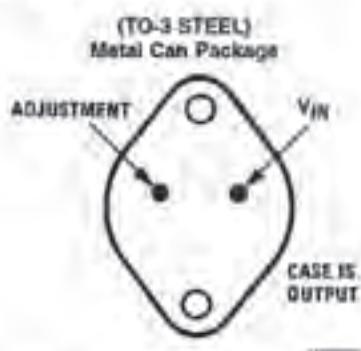

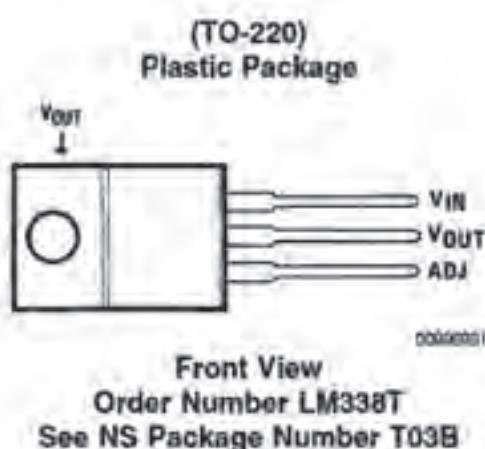Bottom View  
Order Number LM138K STEEL or LM338K STEEL  
See NS Package Number K02A



Front View  
Order Number LM338T  
See NS Package Number T03B

شکل ۲-۶- ترتیب پایه های بسته بندی TO<sup>۳</sup> و TO<sup>۲۲۰</sup>

یکی از نکات مهم در هنگام قرار دادن آی سی ها در مدار، دانستن شماره و ترتیب پایه های آن است. زیرا در صورت اشتباه قرار دادن پایه ها در مدار، آی سی آسیب می بیند.

نکته



فعالیت عملی



☒ برگه اطلاعات یک نمونه آی سی دیگر را بیابید و اتصال پایه های آن را مشخص کنید. نتیجه را به کارگاه ارائه دهید.

☒ یک نمونه آی سی از طرف مریبان کارگاه در اختیار شما قرار می گیرد، مشخصات فنی این آی سی را با استفاده از برگه اطلاعات آن استخراج کنید و به کارگاه ارائه دهید.

## سایر اطلاعات مهم آی سی

**□ تلفات توان – Power Dissipation** میزان توانی است که IC هنگام کار به صورت حرارت تلف می‌کند.

**□ درجه حرارت قابل تحمل پایه‌ها Lead Temperature Metal Package**

درجه حرارت قابل تحمل برای آی‌سی‌ها، حداقل حرارت قابل تحمل پایه‌ها در هنگام لحیم‌کاری است. این نوع آی‌سی با بسته‌بندی فلزی می‌تواند ۳۰۰ درجه سانتی‌گراد را به مدت ۱۰ ثانیه و با بسته‌بندی پلاستیکی ۲۶ درجه سانتی‌گراد را به مدت ۴ ثانیه تحمل کند و آسیب نماید.

**□ ولتاژ تفاضلی ورودی و خروجی Input/Output Voltage Differential**: حداقل تفاضل بین ولتاژ

ورودی و خروجی آی‌سی بین ۴۰+ و ۰- ولت و  $\frac{1}{3}$ - ولت قرار دارد.

**□ درجه حرارت نگهداری در انبار Storage Temperature**

درجة حرارت مجاز برای نگهداری در انبار برابر  $+150^{\circ}\text{C}$  تا  $-65^{\circ}\text{C}$  درجه سانتی‌گراد است.

**□ درجه حرارت کار Operating Temperature Range**

دمای کار این آی‌سی در محدوده  $T_{\text{J}} \leq +125^{\circ}\text{C} \leq -125^{\circ}\text{C}$  قرار دارد.

### مشخصات الکتریکی (Electrical Characteristics)

یکی دیگر از قسمت‌های مهم برگه اطلاعات، مشخصات الکتریکی قطعه است. در این قسمت اطلاعاتی مانند ولتاژ مینا، درصد رگولاسیون، جریان پایه تنظیم‌کننده، حداقل جریان مصرف‌کننده و مقاومت حرارتی آی‌سی درج می‌شود.

جدول ۲-۱ را بررسی کرده و در مورد هر یک از بندهای آن خلاصه‌ای در حد یک سطر بنویسید و نتیجه را به کارگاه ارائه دهید.

کارگروهی



جدول ۲-۱-مشخصات الکتریکی


Symbol	Parameter	Conditions	LM138			Units
			Min	Type	Max	
$V_{\text{IN}}$	Input/Output Voltage	$3V \leq (V_{\text{IN}} - V_{\text{OUT}}) \leq 30V$ , 10 mA $\leq I_{\text{OUT}} \leq 5A$ , $P \leq 50W$	3.19	3.33	3.29	V
$V_{\text{LINE}}$	Line Regulation	$3V \leq (V_{\text{IN}} - V_{\text{OUT}}) \leq 30V$ (Note 3)	(1.005	0.01	1.01	mV
$V_{\text{LOAD}}$	Load Regulation	10 mA $\leq I_{\text{OUT}} \leq 5A$ (Note 3)	0.02	0.04	0.04	mV
$I_{\text{ADJ}}$	Thermal Regulation	20 ms Pulse	0.002	0.01	0.005	µW
$\Delta I_{\text{ADJ}}$	Adjustment Pin Current		45	100	150	µA
$\Delta I_{\text{ADJ}}$	Adjustment Pin Current Change	$10 \text{ mA} \leq I_{\text{OUT}} \leq 5A$ , $3V \leq (V_{\text{IN}} - V_{\text{OUT}}) \leq 30V$	0.2	5	10	µA
$\Delta V_{\text{OUT}}$	Temperature Stability	$T_{\text{Jmax}} < T_J < T_{\text{Jmin}}$	1			%
$I_{\text{LOAD(Min)}}$	Minimum Load Current	$V_{\text{IN}} - V_{\text{OUT}} = 30V$	3.6	5	mA	
$I_{\text{OL}}$	Current Limit	$V_{\text{IN}} - V_{\text{OUT}} \leq 10V$ DC: 0.5 ms Peak, $V_{\text{IN}} - V_{\text{OUT}} = 30V$	5	8		A
$V_{\text{IN}}$	RMS Output Noise, % of $V_{\text{OUT}}$	$10 \text{ Hz} \leq f \leq 10 \text{ kHz}$	0.003			%
$\frac{\Delta V_{\text{OUT}}}{\Delta V_{\text{IN}}}$	Ripple Rejection Ratio	$V_{\text{OUT}} = 10V$ , $f = 120 \text{ Hz}$ , $C_{\text{ADJ}} = 0 \mu F$ $V_{\text{OUT}} = 10V$ , $f = 120 \text{ Hz}$ , $C_{\text{ADJ}} \leq 10 \mu F$	60	75	100	dB
$R_{\text{JC}}$	Long-Term Stability	$T_J = 125^{\circ}\text{C}$ , 1000 Hrs	0.3	1	1	%
$R_{\text{JA}}$	Thermal Resistance, Junction to Case	K Package			1	°C/W
$R_{\text{JA}}$	Thermal Resistance, Junction to Ambient (No Heat Sink)	K Package		25		°C/W

## الگوی پرسش

- با توجه به جدول ۲-۱ به سؤالات زیر پاسخ دهید.
- ۱ - ولتاژ مبنای آی سی در حالت کار طبیعی (متعارف- Typ) چند ولت است؟.....
  - ۲ - ماکریمم جریان عبوری از پایه تنظیم (Adjustment) آی سی چند میکرو آمپر است؟.....
  - ۳ - مقاومت حرارتی محل پیوند بدنه چند درجه سانتی گراد بر وات است؟.....
  - ۴ - با توجه به جدول ۱-۲ مفاهیم Ripple Rejection و Termal Resistance و Line Regulation را بنویسید.

## ۴-۲- برخی کاربردهای متداول آی سی (Typical Application)

معمولًاً در صفحاتی از برگه اطلاعات نقشه فنی نمونه هایی از مدارهای کاربردی ترسیم می شود. در شکل های ۲-۶ تا ۲-۹ سه نمونه مدار کاربردی با آی سی LM338 را ملاحظه می کنید. در ادامه به تشریح چگونگی عملکرد این مدارها با زبان ساده می پردازیم.

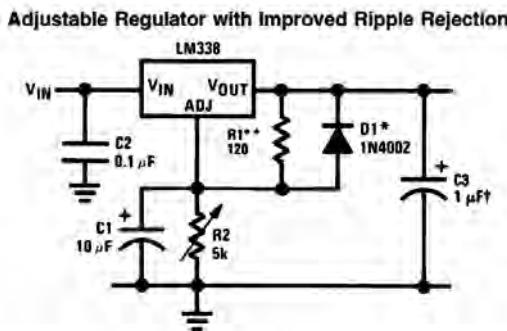

شکل ۲-۷- مدار ثابت کننده ولتاژ با حذف کننده ریپل ولتاژ

### رگولاتور ولتاژ قابل تنظیم

در شکل ۲-۷ یک مدار ثابت کننده ولتاژ با حذف ضربان را مشاهده می کنید. در این مدار خازن ها نقش صافی حذف کننده ریپل را دارند. مقاومت های  $R_1$  و  $R_2$  مقدار ولتاژ خروجی را کنترل می کنند.

دیود  $D_1$  نقش حفاظتی در برابر تخلیه خازن  $C_1$  را بر عهده دارد. ولتاژ خروجی مدار از رابطه زیر قابل محاسبه است.  $I_{ADJ}$  جریان عبوری از پایه تنظیم آی سی است.  $1/25$  ولت، ولتاژ ثابت دو سر مقاومت  $R_1$  است.

$$V_{OUT} = 1/25V \left( 1 + \frac{R_2}{R_1} \right) + I_{ADJ} R_2$$

**فعالیت در ساعات غیر درسی:** با توجه به آموخته های خود و مراجعه به اسناد معتبر، روش به دست آوردن رابطه  $V_{OUT}$  را بیابید.

### مدار کنترل کننده نور لامپ ۱۲ ولتی

در شکل ۲-۸ فتوترانزیستور به جای مقاومت متغیر در مدار قرار گرفته است و نقش مقاومت متغیر کنترل شونده با نور را بازی می کند. در حقیقت آی سی رگولاتور در این مدار نقش کنترل کننده توان لامپ (دیمر) را بر عهده دارد. در صورت موجود نبودن فتوترانزیستور، می توانید از یک مقاومت تابع نور (LDR) استفاده کنید. در خروجی مدار یک لامپ ۱۲ ولتی قرار گرفته است.

**فکر کنید و به سؤالات زیر پاسخ دهید:**

☒ هنگامی که هوا تاریک است مقدار مقاومت کلکتور امیتر ترانزیستور در وضعیت خیلی کم ☒ خیلی زیاد ☐

قرار دارد؟ دلیل آن را شرح دهید.

☒ با توجه به رابطه ولتاژ خروجی در شرایط هوای تاریک ولتاژ خروجی در بیشترین □ کمترین □ مقدار خود قرار دارد.

☒ نور لامپ در شرایط هوای تاریک در بیشترین □ کمترین □ مقدار خود قرار دارد.

☒ در شرایطی که هوا روشن است مقاومت کلکتور امیتر ترانزیستور در بیشترین □ یا کمترین □ مقدار خود قرار دارد.

☒ ولتاژ خروجی و نور لامپ با مقدار نور محیط چه رابطه‌ای دارد؟ با ذکر دلیل شرح دهید.


### مدار شارژ کننده باتری ۱۲ ولتی با آی‌سی LM338

از آی‌سی LM338 می‌توان در مدار شارژر باتری استفاده کرد. در مدار شکل ۲-۹ مقاومت  $R_s$  مقدار جریان باتری را در هنگام شارژ کنترل می‌کند.

فعالیت



با توجه به آموخته‌های خود و مراجعه به رسانه‌های مختلف چگونگی عملکرد مدار شکل ۲-۹ را بیابید و در قالب یک گزارش به کارگاه ارائه دهید.

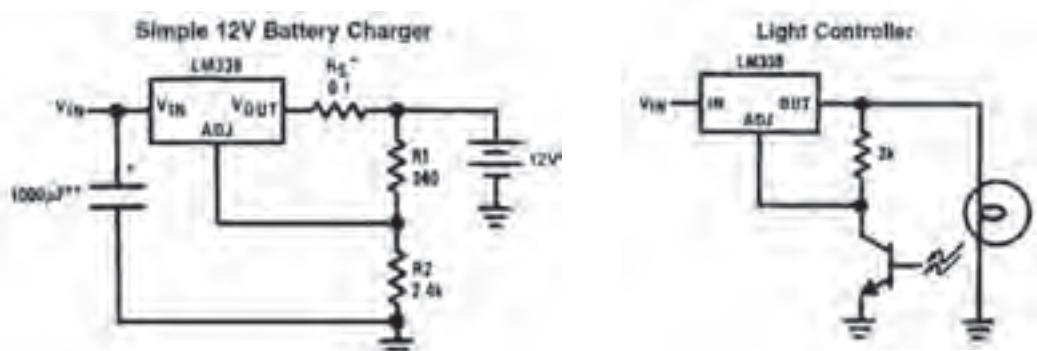

شکل ۲-۹- مدار کننده نور لامپ ۱۲ ولتی با آی‌سی LM338

کار گروهی



با مراجعه به دیتاشیت یا سایر منابع، سه نمونه مدار دیگر که می‌توان با این آی‌سی‌ها طراحی کرد را بیابید سپس آن را با نرم افزار شبیه‌ساز مولتی‌سیم (یا هر نرم افزار مناسب دیگر) بینندید و عملکرد هر یک را مشاهده کنید و نتیجه را به کارگاه گزارش دهید.

ایمنی



شکل ۲-۱۰- دستبند الکترواستاتیک

هنگام کار با آی‌سی‌ها، چه نکاتی را باید رعایت کنیم تا آی‌سی‌ها از نظر ظاهری و مدار داخلی آسیب نبینند؟ چرا هنگام کار با برخی آی‌سی‌ها، حتماً باید دستبند مخصوص حفاظت در مقابل بارهای الکترواستاتیک مانند شکل ۲-۱۰ داشته باشیم؟

فیلم


فیلم مدارهای کاربردی انواع آی سی رگولاتور را ببینید.



## ۲-۵-اجرای طرح مدار چاپی پروژه منبع تغذیه متغیر

نقشه مدار:

در شکل ۲-۱۱ یک مدار منبع تغذیه متغیر با استفاده از آی سی رگولاتور LM338 را مشاهده می کنید. این مدار قادر است در خروجی خود ولتاژ ثابتی در محدوده  $1/2 + 30$  ولت تا ولت ایجاد کند. حداقل جریان خروجی این آی سی می تواند تا ۵ آمپر باشد. این مدار از نظر کاربردی قابل تولید بوده و در صورت نیاز می توانید آن را تولید نمایید و یک منبع تغذیه مناسب برای کارهای خود داشته باشید.

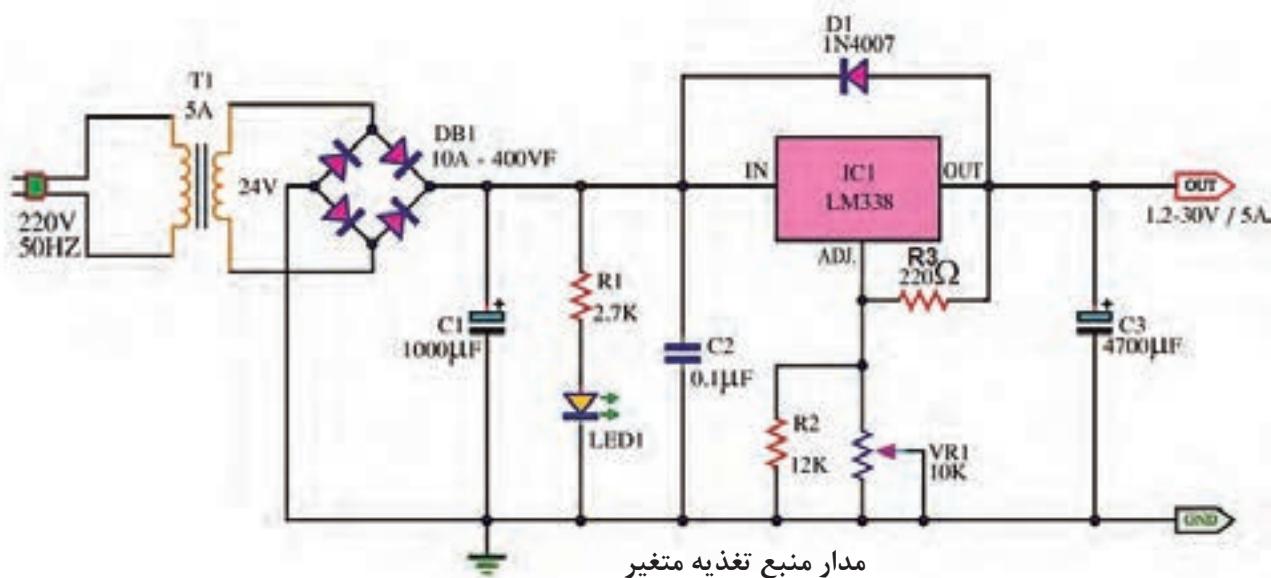

شکل ۲-۱۱-مدار عملی منبع تغذیه با ولتاژ متغیر با آی سی LM338

فعالیت

با توجه به شکل ۲-۱۱ نام قطعات، مشخصات فنی و کاربرد آنها را در جدول ۲-۲ بنویسید.




## جدول ۲-۲- مشخصات قطعات

ردیف	شماره فنی قطعه	نام قطعه	مشخصات فنی	کاربرد
۱	T۱			
۲	C۱			
۳	R۱			
۴	LED			
۵	C۲			
۶	IC۱			
۷	D۱			
۸	R۳			
۹	R۲			
۱۰	VR۱			
۱۱	C۳			

### چگونگی عملکرد مدار منبع تغذیه متغیر:

در مدار شکل ۲-۱۱، ابتدا ولتاژ ۲۲۰ ولت متناوب برق شهر به وسیله ترانسفورماتور کاهنده ولتاژ (T۱) به ۲۴ ولت کاهش می‌یابد. سپس به وسیله پل دیود DB۱ به صورت تمام موج یکسو می‌شود. DB۱ یک پل دیود ۱۰ آمپری ۴۰۰ ولتی است که به راحتی در بازار یافت می‌شود. خازن C۱ خازن الکتروولیتی است و نقش صافی و حذف ریپل‌های موج یکسو شده را بر عهده دارد. در اینجا ظرفیت خازن را ۱۰۰۰ میکروفاراد در نظر گرفته‌ایم، زیرا هر قدر ظرفیت خازن صافی بزرگ‌تر باشد شکل موج صاف‌تری به آی‌سی رگولاتور می‌رسد. دیود D۱ با شماره فنی ۱N۴۰۰۷ برای حفاظت آی‌سی در برابر تخلیه خازن C۳ در نظر گرفته شده است. در حالت عادی و هنگامی که ولتاژ در ورودی آی‌سی وجود دارد، دیود در حالت قطع قرار می‌گیرد. هنگامی که ولتاژ ورودی قطع می‌شود دیود هدایت کرده و خازن C۳ از مسیر لامپ سیگنال دشارژ می‌شود. به این ترتیب از آسیب رساندن به آی‌سی رگولاتور جلوگیری می‌کند. در صورتی که آی‌سی LM۳۳۸ در دسترس نبود می‌توانید با کمی تغییر از آی‌سی LM۳۱۷ استفاده کنید و مدار شکل ۲-۱۲ را بسازید.

## فصل دوم: طراحی مدار چاپی با نرم افزار پیشرفته

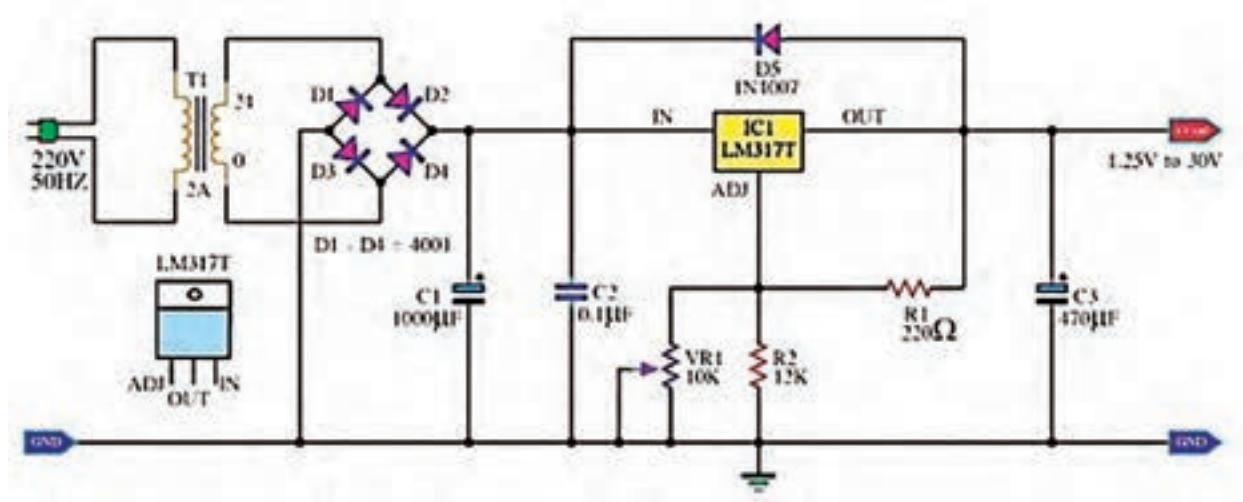

شکل ۲-۱۲- منبع تغذیه کاربردی با ولتاژ متغیر و با آی سی LM۳۱۷

در شکل های ۲-۱۳ و ۲-۱۴ نمونه «منبع تغذیه» ساخته شده با آی سی LM۳۳۸ را مشاهده می کنید.



شکل ۲-۱۴- مدار داخلی و قطعات منبع تغذیه ساخته شده با LM۳۳۸

شکل ۲-۱۳- پنل منبع تغذیه ساخته شده با LM۳۳۸

تحقیق

با مقایسه دو آی سی LM۳۱۷ و LM۳۳۸ تفاوت های این دو آی سی رگولاتور را از روی دیتابیت بباید و به عنوان تحقیق در کارگاه ارائه کنید.




## ۲-۶- پروژه منبع تغذیه متقارن با ولتاژ خروجی قابل تنظیم

نقشه مدار:

منبع تغذیه متقارن به منبع تغذیه ای گفته می شود که قادر است در خروجی خود دو نوع ولتاژ مساوی منفی و مثبت را به صورت همزمان تولید کند. این منابع کاربرد زیادی در مدارهای کاربردی با تقویت کننده های

عملیاتی دارند. با استفاده از دو نوع آی سی LM317 و LM337 می‌توانیم یک منبع تغذیه متقارن با حداکثر جریان خروجی ۱/۵ آمپر بسازیم. در شکل ۲-۱۵ نقشه فنی مدار این نوع منبع تغذیه را مشاهده می‌کنید.

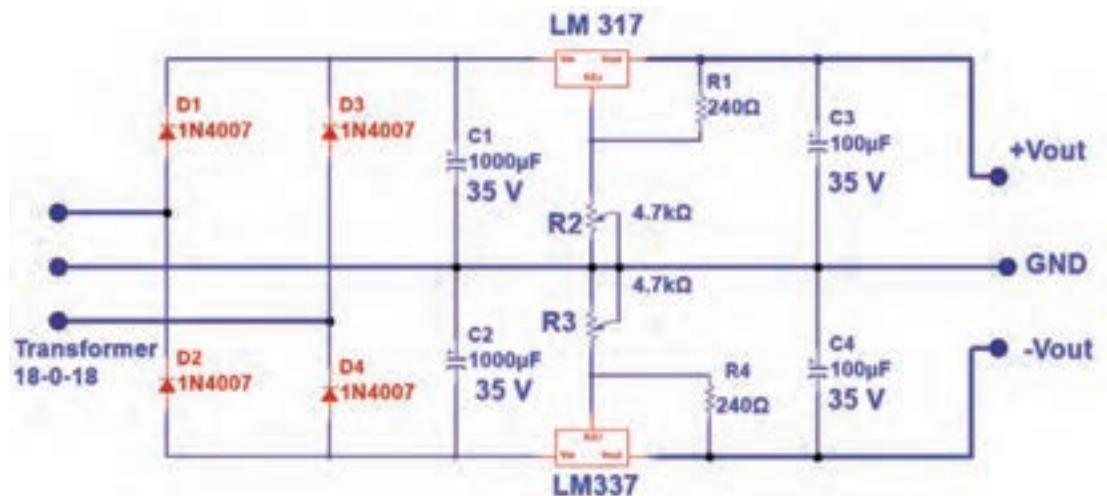

شکل ۲-۱۵- منبع تغذیه با ولتاژ متقارن مثبت و منفی

فعالیت

با توجه به شکل ۲-۱۵ نام قطعات، مشخصات فنی و کاربرد آنها را در جدول ۲-۳ بنویسید.



جدول ۲-۳- مشخصات قطعات

ردیف	شماره فنی قطعه	نام قطعه	مشخصات فنی	کاربرد
۱	T۱			
۲	D۴-D۳-D۲-D۱			
۳	C۴-C۳-C۲-C۱			
۴	LM317			
۵	LM337			
۶	R۱			
۷	R۲			
۸	R۳			

## فصل دوم: طراحی مدار چاپی با نرم افزار پیشرفته

### چگونگی عملکرد منبع تغذیه دوبل:

ولتاژ ورودی توسط ترانسفورماتور دوبل نشان داده شده در شکل ۲-۱۶ به دو ولتاژ ۱۸ و ۱۸۰° تبدیل می‌شود. این ولتاژها از طریق ترمینال ورودی به دیودهای یکسوساز پل می‌رسند. تنها تفاوت این مدار با مدارهای قبلی در این است که سر وسط ترانسفورماتور را به عنوان زمین مدار در نظر می‌گیریم.

نکته

آی‌سی‌های رگولاتور منفی با شماره فنی LM337 از نظر ظاهری دقیقاً مشابه LM338 است اما ترتیب پایه‌های ۲ و ۳ آنها با یکدیگر تفاوت دارد. شکل ۲-۱۷ ترتیب پایه‌های این آی‌سی را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۱۷- شکل ترانسفورماتور کاهنده آی‌سی رگولاتور LM337 به ۱۸ ولت دوبل

### کار با نرم افزار طراحی مدار چاپی

کار عملی ۱



هدف: آماده‌سازی طرح مدار چاپی منبع تغذیه متقارن با نرم افزار آلتیوم دیزاینر

فیلم




قبل از شروع به کار فیلم آموزشی طراحی مدار چاپی متقارن تغذیه با نرم افزار آلتیوم دیزاینر را به صورت مرحله به مرحله ببینید و مراحل کار را خوب به خاطر بسپارید، سپس طراحی مدار چاپی پروژه منبع تغذیه را آغاز کنید.

### ابزار، مواد و تجهیزات مورد نیاز: لوازم التحریر - رایانه - نرم افزار مناسب

- ۱- مدار منبع تغذیه متقارن را با نرم افزار مولتی‌سیم یا هر نرم افزار مناسب دیگر شبیه‌سازی کنید.
- ۲- فایل نرم افزاری را با نام دلخواه و در محل مناسب ذخیره کنید.
- ۳- نرم افزار آلتیوم دیزاینر را فعال کنید.
- ۴- نقشه فنی (شماتیک) منبع تغذیه متقارن را در میز کار شماتیک نرم افزار آلتیوم دیزاینر ترسیم کنید.
- ۵- با استفاده از آموخته‌های خود طرح مدار چاپی نقشه را در ابعاد مناسب و با استفاده از نرم افزار آماده کنید.

- ۶- بعد از اتمام طراحی مدار چاپی، نقشه PCB را ذخیره کنید و از آن پرینت بگیرید.
- ۷- فایل نقشه PCB را با نام خود ذخیره کنید.
- در شکل ۲-۱۸ نمونه فیر طراحی شده منبع تغذیه را مشاهده می‌کنید. با توجه به روشی که انتخاب می‌کنید، ممکن است مدار شما از نظر اتصال‌ها و مسیر عبور نووارهای مدار چاپی متفاوت باشد.

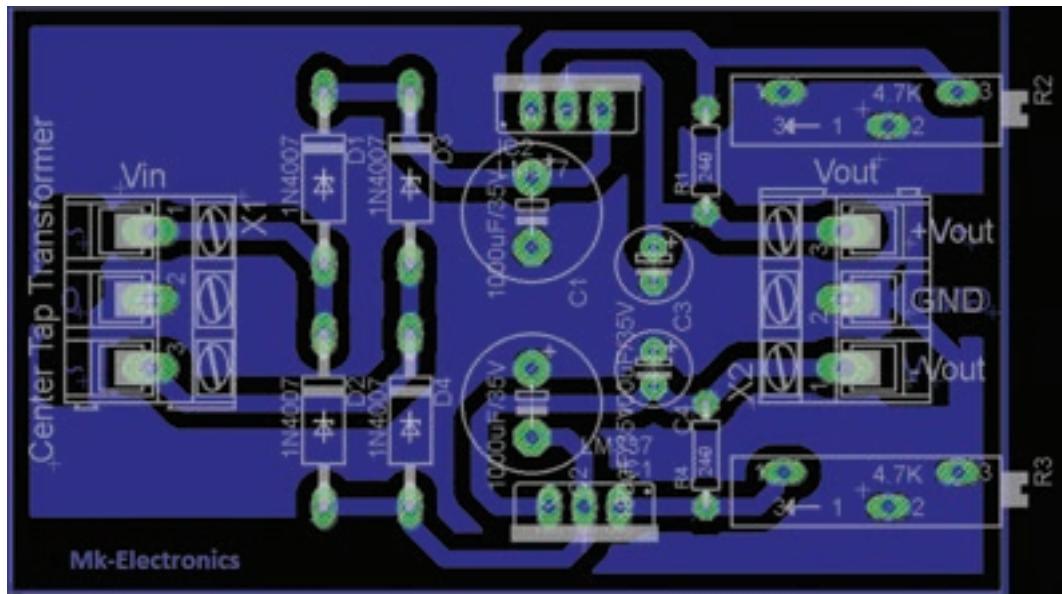

شکل ۲-۱۸ PCB پروژه منبع تغذیه متقارن با ولتاژ خروجی قابل تنظیم

### الگوی پرسش

- ۱- با توجه به شکل ۲-۷ و فرمول محاسبه  $V_{out}$  ولتاژ دو سر R1 ثابت و برابر ..... است.
- ۲- در فرمول  $V_{OUT} = 1/25V \left( 1 + \frac{R_2}{R_1} \right) + I_{ADJ}R_2$  مقاومت‌های ..... و ..... ولتاژ خروجی را کنترل می‌کنند.
- ۳- اگر در فرمول  $V_0$  از جریان  $I_{ADJ}$  صرف نظر کنیم رابطه ولتاژ خروجی به صورت ..... نوشته می‌شود. اگر مقدار R2 زیاد شود، مقدار  $V_0$  ..... می‌یابد.
- ۴- در مورد شکل ۲-۱۹ ۲ نکات ایمنی مرتبط شرح دهد.



۲-۱۹

## ۷-۲-آی سی زمان سنج NE555


تراشه زمان سنج ۵۵۵ به خاطر استفاده آسان و قیمت پایین آن در حد وسیعی در مدارهای الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این آی سی در مدارهای اسیلاتور و تولید پالس به کار می‌رود. آی سی ۵۵۵ می‌تواند به عنوان تأخیردهنده زمانی در یک مدار زمان سنج و یا به عنوان یک مدار نوسانگر استفاده شود. در شکل ۷-۲-۲۰ تصویر ظاهری آی سی NE555 را مشاهده می‌کنید. انواع دیگر این آی سی با شماره ۵۵۶، ۵۵۸ و ۵۵۹ نیز در بازار موجود است. معمولاً در این آی سی ها ۴ عدد آی سی ۵۵۵ قرار دارد و بسته‌بندی آن ۱۴ پایه یا ۱۶ پایه است. شکل ۷-۲۱ تصویر ظاهری آی سی ۵۵۶ را نشان می‌دهد.



شکل ۷-۲۱ - آی سی NE556

شکل ۷-۲۰ - آی سی NE555

در شکل ۷-۲۲ یک نمونه آی سی ۵۵۸ را ملاحظه می‌کنید. قطعات NE555 از نوع تجاری با درجه حرارت عملکرد بین صفر درجه تا ۷۰ درجه سانتی گراد، و SE555 برای استفاده نظامی در دمای کاری بین -۵۵ تا +۱۲۵ درجه سانتی گراد ساخته شده‌اند. این آی سی ها در بسته فلزی با قابلیت اطمینان بالا (بسته‌بندی نوع T) و بسته‌های ارزان پلاستیک اپوکسی (بسته‌بندی نوع V) تولید می‌شوند. بنابراین نام این آی سی های به صورت NE555T، NE555V و SE555T نوشته می‌شود. انواع دیگری از آی سی های ۵۵۵ با شماره های ۷۵۵۵ و TLC555 نیز ساخته شده‌اند که توان کمتری دارند، این قطعات در مقایسه با آی سی های ۵۵۵ قدیمی نویز کمتری به منبع تغذیه وارد می‌کنند. شکل ۷-۲۳ یک نمونه آی سی TLC555 را نشان می‌دهد. نقشه بلوکی و ترتیب پایه‌ها و مشخصات پایه‌های آی سی ۵۵۵ در شکل ۷-۲۴ نشان داده شده است.

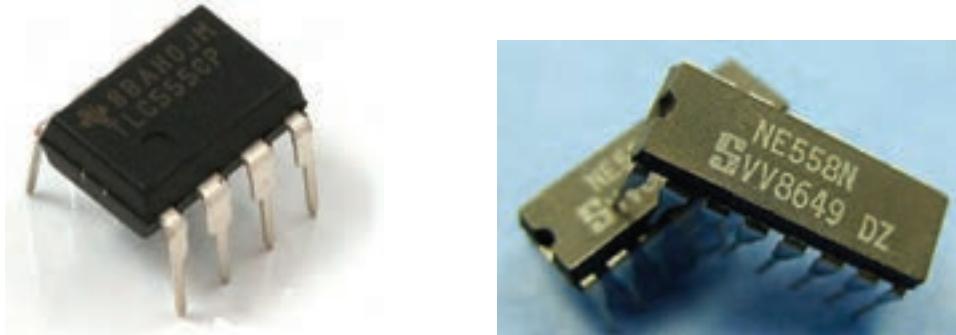

شکل ۷-۲۳ - آی سی TLC555

شکل ۷-۲۲ - آی سی NE558

پژوهش



با مراجعه به رسانه‌های مختلف در ارتباط با حروف اول انواع آی‌سی، نوع و جنس بدنه، حروف T و V و مشخصات فنی آی‌سی ۵۵۸ تحقیق کنید و نتیجه را به صورت یک گزارش جامع در قالب پاورپوینت به کلاس ارائه دهید.

جست و جو



با مراجعه به سایت‌های اینترنتی مرتبط، پویانمایی و فیلم‌های کوتاهی را درباره چگونگی عملکرد مدار مولد موج مربعی با آی‌سی ۵۵۵ بباید و بر روی فلش مموری خود ذخیره کرده و به کارگاه ارائه دهید. نقشه بلوکی و ترتیب پایه‌ها و مشخصات پایه‌های آی‌سی ۵۵۵ در شکل ۲-۲۴ نشان داده شده است.


شرح عملکرد پایه‌های آی‌سی در کتاب همراه هنرجو آمده است.

#### برگه اطلاعات:

قسمتی از برگه اطلاعات آی‌سی LM555 در شکل ۲-۲۵ آمده است.

#### بارش فکری:

برگه اطلاعات IC تایмер ۵۵۵ را از طریق بارش فکری در کلاس ترجمه کنید و لغات آن را به طور دقیق بیاموزید.

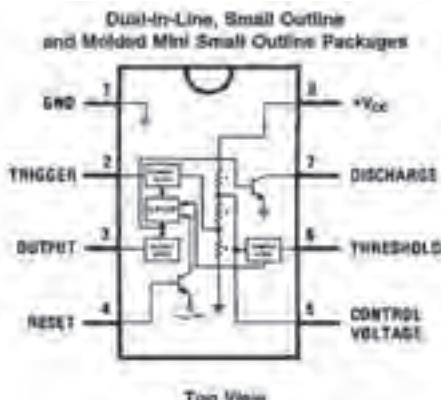

شکل ۲-۲۴ - پایه‌های آی‌سی

نکته



یکی از شایستگی‌های مرتبط با این بخش، ترجمه برگه‌های اطلاعات است لذا در ارزیابی پایانی، ترجمه برگه اطلاعات نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

## Semiconductor

### LM555

#### Timer

##### General Description

The LM555 is a highly versatile device for generating accurate time delays or oscillation. Additional terminals are provided for triggering or resetting if desired. In the time delay mode of operation, the time is precisely controlled by one external resistor and capacitor. For astable operation as an oscillator, the free running frequency and duty cycle are accurately controlled with two external resistors and one capacitor. The circuit may be triggered and reset on falling waveforms, and the output circuit can source or sink up to 200mA or drive TTL circuits.

##### Features

- Direct replacement for S555/NE555
- Timing from microseconds through hours
- Operates in both astable and monostable modes
- Adjustable duty cycle
- Output can source or sink 200 mA
- Output and supply TTL compatible
- Temperature stability better than 0.005% per °C
- Normally on and normally off output
- Available in 8-pin MSOP package

##### Applications

- Precision timing
- Pulse generation
- Sequential timing
- Time delay generation
- Pulse width modulation
- Pulse position modulation
- Linear ramp generation

شکل ۲-۲۵ - قسمتی از برگه اطلاعات آی‌سی ۵۵۵

## فصل دوم: طراحی مدار چاپی با نرم افزار پیشرفته

همان طور که در دیتا شیت شکل ۲-۲۵ ملاحظه می کنید مشخصات مهم این آی سی عبارت اند از:

مشخصات مهم: **Features** در این قسمت مشخصات مهم قطعه به صورت خلاصه آورده شده است.

پس از ترجمه بخش مشخصات (Features) آی سی LM555، اطلاعات مهم آن را یادداشت کنید.

- ..... ■ .....
- ..... ■ .....
- ..... ■ .....
- ..... ■ .....
- ..... ■ .....
- ..... ■ .....
- ..... ■ .....
- ..... ■ .....

کاربرد: **Applications** در این قسمت کاربردهای تخصصی قطعه الکترونیکی مورد نظر بیان شده است.

پس از ترجمه بخش کاربرد (Application) آی سی LM555 اطلاعات مهم آن را یادداشت کنید.

- ..... ■ .....
- ..... ■ .....
- ..... ■ .....
- ..... ■ .....
- ..... ■ .....
- ..... ■ .....
- ..... ■ .....
- ..... ■ .....

## مقادیر حداقل مطلق : **Absolute Maximum Ratings**

مطلق آی سی آورده شده است. این قسمت را به طور کامل ترجمه کنید و یاد بگیرید.

### **Absolute Maximum Ratings (Note 2)**

If Military/Aerospace specified devices are required, please contact the National Semiconductor Sales Office/Distributors for availability and specifications.

Supply Voltage	+18V
Power Dissipation (Note 3)	
LM555CM, LM555CN	1180 mW
LMS55CMM	613 mW
Operating Temperature Range	
LM555C	0°C to +70°C
Storage Temperature Range	-55°C to +150°C

### Soldering Information

Dual-In-Line Package		260°C
Soldering (10 Seconds)		
Small Outline Packages		
(SOIC and MSOP)		
Vapor Phase (60 Seconds)	215°C	
Infrared (15 Seconds)	220°C	
See AN-450 "Surface Mounting Methods and Their Effect on Product Reliability" for other methods of soldering surface mount devices		

### **Electrical Characteristics (Notes 1, 2)**

(T<sub>A</sub> = 25°C, V<sub>CC</sub> = +8V to +15V, unless otherwise specified)

شکل ۲-۲۶- مقادیر حداقل مطلق آی سی NE555

با توجه به شکل ۲-۲۶ مقادیر ماکزیمم مطلق، ولتاژ تغذیه، محدوده درجه حرارت کار، درجه حرارت ذخیره سازی آی سی ۵۵۵ را استخراج کرده و در برگه‌ای به صورت فارسی بنویسید تا بتوانید در پروژه‌های کاربردی خود از آنها استفاده کنید.

فعالیت



همان طور که در شکل ۲-۲۶ مشاهده می کنید این آی سی با ولتاژ حداقل ۱۸+ ولت کار می کند. تلفات حرارتی آن حداقل ۶۱۳ میلیوات و حداقل ۱۱۸۰ میلیوات است که به مدل آی سی بستگی دارد. محدوده

دماه کاری آی‌سی بین صفر تا  $+70$  درجه سانتی‌گراد است. این آی‌سی را می‌توان در دمای بین  $-65$  درجه سانتی‌گراد تا  $+150$  درجه سانتی‌گراد در انبار نگهداری کرد.

**مشخصات الکتریکی آی‌سی** : در جدول ۲-۴ مشخصات الکتریکی آی‌سی را مشاهده می‌کنید.

جدول ۲-۴-مشخصات الکتریکی دقیق آی‌سی ۵۵۵

Parameter	Conditions	Limits			Units	
		LM555C				
		Min	Typ	Max		
Supply Voltage		4.5		16	V	
Supply Current	$V_{CC} = 5V, R_L = \infty$ $V_{CC} = 15V, R_L = \infty$ (Low State) (Note 4)		3 10	6 15	mA	
Timing Error, Monostable						
Initial Accuracy			1		%	
Drift with Temperature	$R_A = 1k$ to $100k\Omega$ , $C = 0.1\mu F$ . (Note 5)		50		ppm/C	
Accuracy over Temperature			1.5		%	
Drift with Supply			0.1		%/V	
Timing Error, Astable						
Initial Accuracy			2.25		%	
Drift with Temperature	$R_A, R_B = 1k$ to $100k\Omega$ , $C = 0.1\mu F$ . (Note 5)		150		ppm/C	
Accuracy over Temperature			3.0		%	
Drift with Supply			0.30		%/V	
Threshold Voltage		0.667			$\times V_{CC}$	
Trigger Voltage	$V_{CC} = 15V$ $V_{CC} = 5V$	5 1.67			V	
Trigger Current		0.5	0.9		µA	
Reset Voltage		0.4	0.5	1	V	
Reset Current		0.1	0.4		mA	
Threshold Current	(Note 6)	0.1	0.25		µA	
Control Voltage Level	$V_{CC} = 15V$ $V_{CC} = 5V$	9 2.5	10 3.33	11 4	V	
Pin 7 Leakage Output High		1	100		nA	

جدول ۲-۴ را با توجه به اصطلاحات فنی آن به فارسی ترجمه کنید. این اصطلاحات فنی در هنگام طراحی و کاربرد آی‌سی در مدار مورد نیاز است.

ترجمه کنید

## الگوی پرسش

- با توجه به جدول ۲-۴ به سوالات زیر پاسخ دهید.
- ۱- کمترین و بیشترین ولتاژ تغذیه آی‌سی چند ولت است؟

## فصل دوم: طراحی مدار چاپی با نرم افزار پیشرفته

- ۲- ماکریم جریان تغذیه با ولتاژ  $V_{CC} = 15V$  و بار بینهایت چند میلی آمپر است؟  
 ۳- ولتاژ تحریک با ولتاژ تغذیه  $V_{CC} = 15V$  چند ولت است؟  
 ۴- معنی عبارت Supply current ..... Trigger current ..... است.

با استفاده از دیتاشیت آی سی ۵۵۵، موارد خواسته شده در جدول ۲-۵ را بیابید و در جدول بنویسید.

فعالیت



جدول ۲-۵- تعدادی از مشخصه های آی سی ۵۵۵

ردیف	مشخصه	ردیف	شرح / مقدار	ردیف	مشخصه
۱	۱- مولد پالس کاربردها حداقل سه مورد ۲- ۳- ۴	۴	تلفات توان ماکریم Mطلق LM555CM		
۲	قطعه دقیق جایگزین ۱- ۲	۵	ولتاژ و جریان کار		
۳	ماکریم مطلق ولتاژ تغذیه	۶	ولتاژ تحریک		


فیلم مربوط به کاربردهای آی سی ۵۵۵ را ببینید و خلاصه ای از آن را به صورت یک گزارش کوتاه به کارگاه ارائه کنید.

فیلم




## ۲-۸- مدار کاربردی با آی سی ۵۵۵


در شکل ۲-۲۷ یک مدار مولد موج مربعی را مشاهده می کنید که می توانید در قالب یک پروژه آن را بسازید. فرکانس خروجی این مدار ثابت و برابر یک کیلوهرتز است. در شکل ۲-۲۸ این مدار که روی پرینتر بسته شده است را مشاهده می کنید.

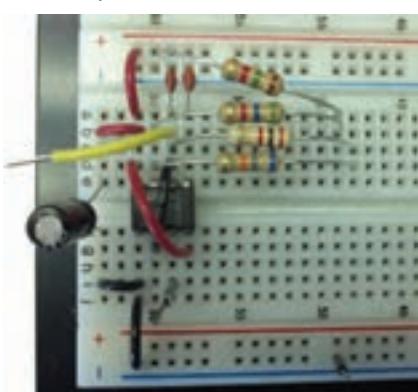

شکل ۲-۲۸- مدار مولد موج مربعی بسته شده روی پرینتر

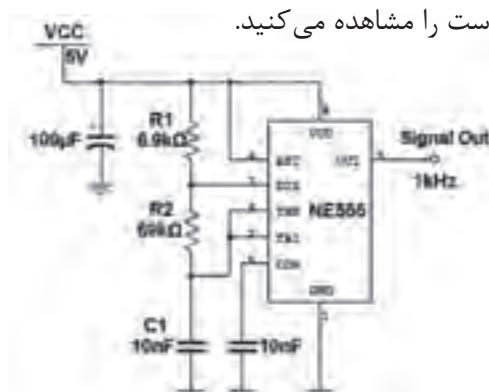

شکل ۲-۲۷- مدار مولد موج مربعی با آی سی ۵۵۵

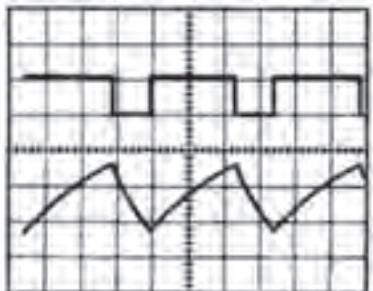

شکل ۲-۲۹- شکل موج خروجی و شارژ و دشارژ خازن تریگر

در شکل ۲-۲۹ شکل موج مربعی خروجی و شکل موج دندانه‌ارهای دو سر خازن C1 رسم شده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، از خروجی این مدار می‌توانیم موج مربعی و موج مثلثی یا دندانه‌ارهای دریافت کنیم.

تحقیق



در مدار شکل ۲-۲۷ مقدار فرکانس مدار،تابع چه عواملی است؟ نتیجه را در قالب یک گزارش به کارگاه ارائه نمایید.

کار عملی ۲



### کار با نرم‌افزار طراحی مدار چاپی

**هدف:** آمده سازی طرح مدار چاپی مولد موج مربعی با نرم‌افزار آلتیوم دیزاینر

#### ابزار، مواد و تجهیزات مورد نیاز: لوازم التحریر - رایانه - نرم‌افزار مناسب

- ۱- نرم‌افزار مولتی‌سیم را فعال کنید.
- ۲- مدار مولد موج مربعی را در نرم‌افزار بیندید و راه‌اندازی کنید.
- ۳- فایل را ذخیره کنید و به مربی خود ارائه دهید.
- ۴- نرم‌افزار آلتیوم دیزاینر را فعال کنید.
- ۵- نقشه شماتیک مولد موج مربعی را در نرم‌افزار ترسیم کنید.
- ۶- طرح مدار چاپی نقشه را در ابعاد مناسب در فضای نرم‌افزاری بشکید.
- ۷- بعد از اتمام طراحی مدار چاپی، فایل را ذخیره کنید و به مربی خود ارائه دهید.
- ۸- از نقشه PCB خود پرینت بگیرید.


#### الگوی پرسش

- ۱- با توجه به آموخته‌های خود دو نمونه کاربرد آی‌سی ۵۵۵ را بنویسید.
- ۲- معنی عبارت Adjustable Duty Cycle را به فارسی بنویسید.
- ۳- با توجه به شکل ۲-۲۶ حداکثر مطلق تلفات توان در آی‌سی LM555CN ..... میلی‌وات و آی‌سی LM555CMM ..... میلی‌وات است.
- ۴- با توجه به جدول ۲-۴ ماکریم جریان عبوری از آی‌سی LM555C در  $V_{CC}=15$  V و  $R_L=\infty$  و میلی‌آمپر است؟

۵- آی سی ۵۵۵ مولد موج ..... و ..... است.

## ۲-۹- مبدل DC به DC

همان طور که در قسمت های قبل ذکر شد برای تبدیل ولتاژ DC کمتر، از آی سی های رگولاتور ثابت یا متغیر استفاده می کنیم. گاهی نیاز داریم یک ولتاژ DC کمتر را به ولتاژ DC بیشتر تبدیل کنیم. برای مثال اگر دستگاهی با منبع تغذیه مثلاً مثبت  $+5V$  داشته باشیم و بخواهیم آن را به  $+15V$  تبدیل کنیم از یک مبدل DC به DC استفاده می کنیم. طرح های گوناگونی برای مبدل DC به DC وجود دارد. ایده اولیه: در اکثر مبدل های DC به DC، ولتاژ DC ورودی به یک نوسان ساز موج مربعی داده می شود تا تبدیل به موج مربعی شود. سپس موج مربعی تولید شده، سیم پیچ اولیه یک ترانسفورماتور را تحریک می کند و در ثانویه ترانسفورماتور ولتاژ مربعی افزایش می یابد. شکل ۲-۳۰ بلوک دیاگرام مبدل DC به DC را نشان می دهد.

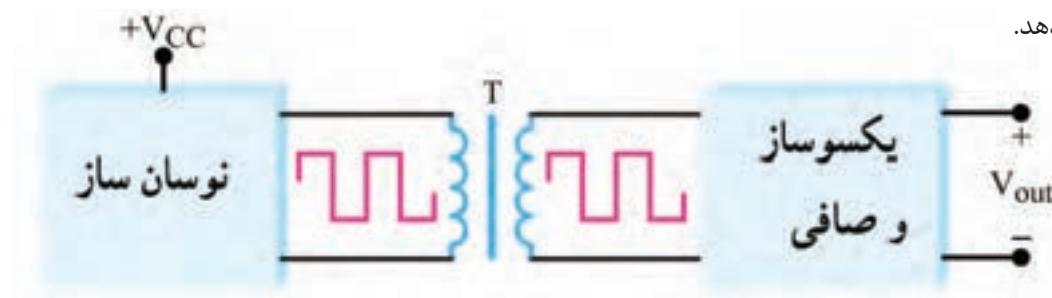

شکل ۲-۳۰- بلوک دیاگرام مبدل DC به DC

معمولأً مقدار فرکانس نوسان ساز بین  $1\text{ KHZ}$  تا  $10\text{ KHZ}$  است. هر چه فرکانس بیشتر باشد، ترانسفورماتور و اجزاء صافی آن کوچک می شوند. از سوی دیگر اگر فرکانس خیلی بالا باشد، تولید موج مربعی کامل دشوار می شود. تجربه نشان داده است که فرکانس  $20\text{ KHZ}$


بهترین حالت برای تولید موج مربعی است. با انتخاب نسبت مناسب برای ترانسفورماتور، ولتاژ ثانویه ترانسفورماتور می تواند کوچک تر یا بزرگ تر شود. برای بالا بردن کارآیی ترانسفورماتور، معمولاً از ترانسفورماتورهایی استفاده می شود که هسته چنبره ای دارد. با این روش ولتاژ ثانویه ترانسفورماتور به شکل موج مربعی کامل در می آید. در این حالت ولتاژ مربعی ثانویه را یک سو و صاف می کنند و آن را به ولتاژ DC تبدیل می نمایند. شکل ۲-۳۱ یک نمونه مبدل DC به DC را نشان می دهد. یکی از متداول ترین انواع مبدل های DC به DC مبدل  $+5V$  به  $+15V$  است.



شکل ۲-۳۱- یک نمونه مدار مبدل DC به DC


مجتمع، مانند تقویت کننده های عملیاتی نیز وجود دارند که ولتاژ  $+5V$ ، ولتاژ منبع تغذیه استاندارد برای اکثر مدارهای مجتمع و سامانه های دیجیتالی است. تعدادی از مدارهای

معمولًاً از یک مبدل DC به DC با توان کم و با ولتاژ خروجی  $+15V$  و  $-15V$  استفاده می‌کنند. در شکل ۲-۳۲ یک نمونه آی‌سی مبدل DC به DC و مشخصات پایه‌های آن نشان داده شده است.

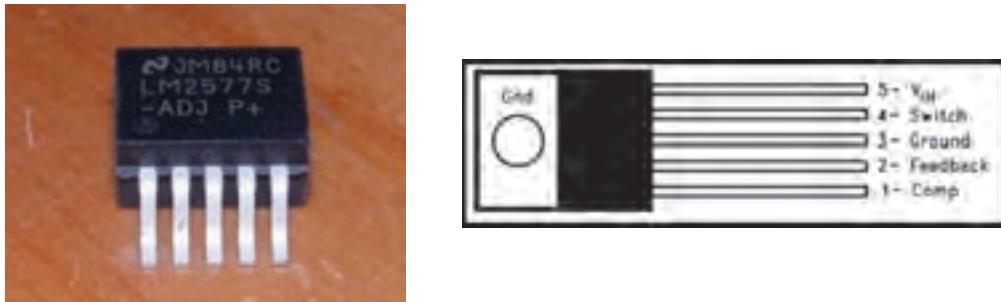

شکل ۲-۳۲ - یک نمونه آی‌سی مبدل DC به DC

در مدار شکل ۲-۳۳ از این آی‌سی برای تبدیل ولتاژ ۱۲ ولت به ولتاژ ۲۴ ولت استفاده شده است.

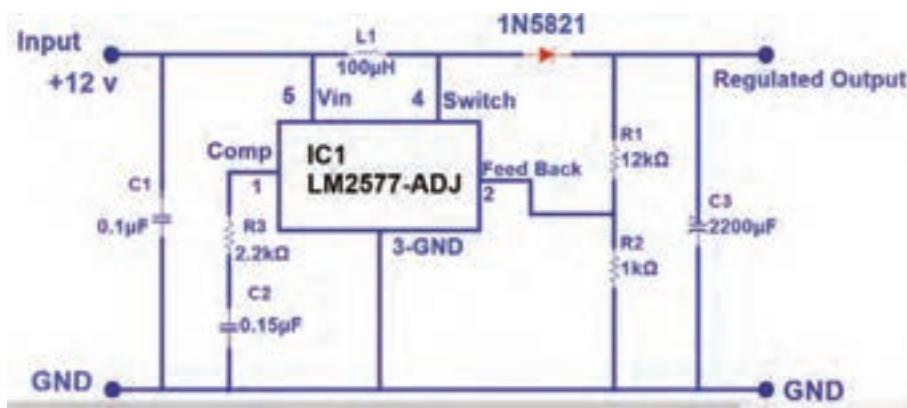

شکل ۲-۳۳ - مبدل DC به آی‌سی DC

با مراجعه به رسانه‌های مختلف درباره مدار داخلی آی‌سی LM2577 پژوهش کنید و نتیجه را به کارگاه ارائه دهید.

پژوهش



کار عملی ۳



نرم افزاری: کار با نرم افزار شبیه ساز


**هدف:** بستن مدار مبدل DC به DC با نرم افزار و طراحی مدار چاپی آن بدون استفاده از سیم پیچ

**ابزار، مواد و تجهیزات مورد نیاز:** لوازم التحریر - رایانه - نرم افزار مناسب

۱- نرم افزار را فعال کنید.

۲- نقشه فنی مدار مبدل DC به DC شکل ۲-۳۴ را در نرم افزار مولتی سیم یا هر نرم افزار مناسب دیگری ترسیم کنید.

## فصل دوم: طراحی مدار چاپی با نرم افزار پیشرفته

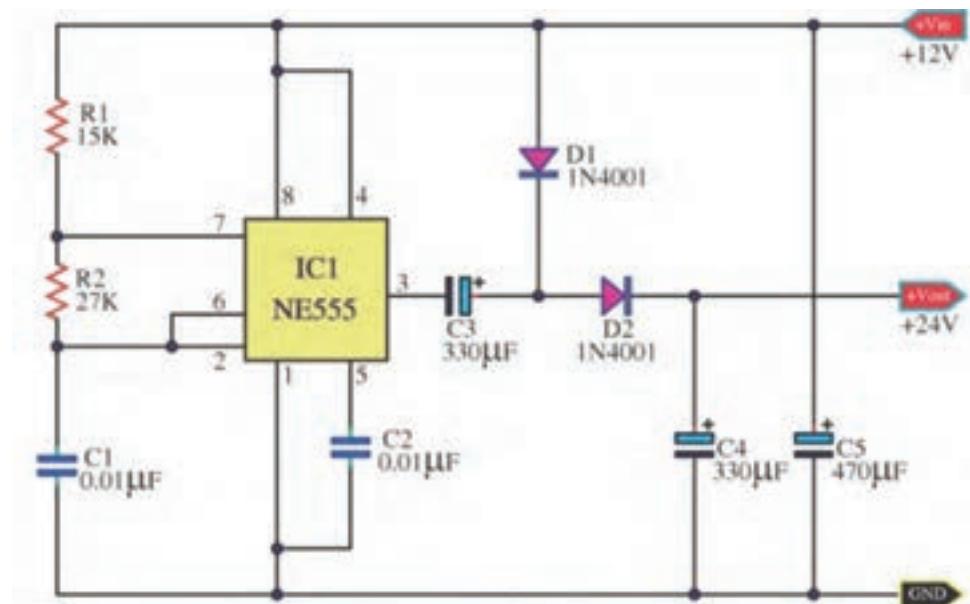

شکل ۲-۳۴- مدار مبدل DC به DC


- ۳- منبع تغذیه ۱۲ ولت نرم افزار را به مدار اتصال دهید و مدار را راه اندازی کنید.
- ۴- ولتاژ خروجی مدار را با ولتمتر اندازه بگیرید.
- ۵- فایل مدار را ذخیره کنید.
- ۶- مدار چاپی نقشه را با استفاده از نرم افزار مدار چاپی ترسیم کنید.
- ۷- فایل مدار چاپی را ذخیره کنید.
- ۸- پرینت مدار چاپی را آماده کنید.

کار عملی ۴

کار با نرم افزار طراحی مدار چاپی



- هدف:** آماده سازی طرح مدار چاپی مبدل DC به DC با نرم افزار آلتیوم دیزاینر
- ابزار، مواد و تجهیزات مورد نیاز:** لوازم التحریر - رایانه نرم افزار مناسب
- ۱- نرم افزار را فعال کنید.
  - ۲- نقشه شماتیک مبدل DC به DC شکل ۲-۳۵ را در نرم افزار ترسیم کنید.
  - ۳- طرح مدار چاپی نقشه را در ابعاد مناسب ترسیم کنید.
  - ۴- بعد از اتمام طراحی مدار چاپی فایل را ذخیره کنید و از نقشه PCB پرینت بگیرید.

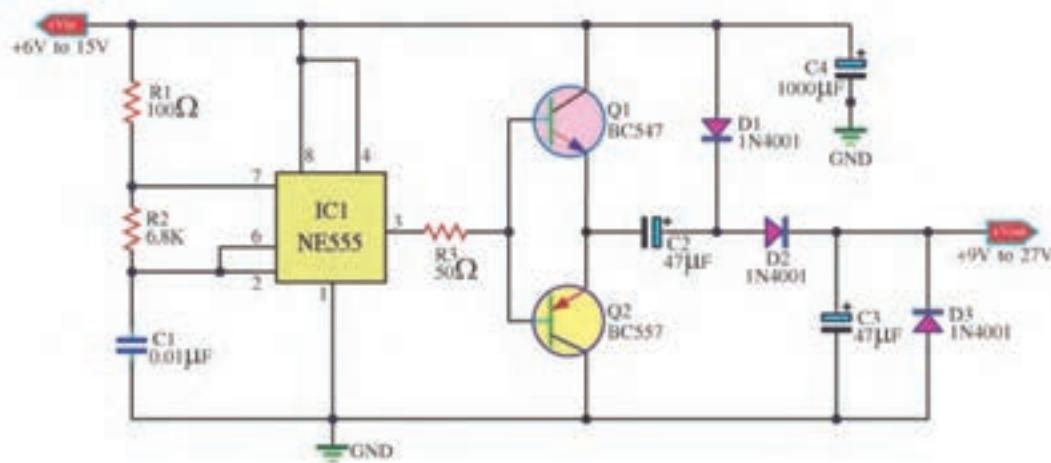

شکل ۲-۳۵- مدار مبدل DC به DC

مشخصات ترانزیستورهای BC547 و BC557 را استخراج کنید و ترانزیستور مشابه آن را که در بازار موجود است بیابید و نتیجه را به کارگاه ارائه دهید.

فعالیت عملی



## الگوی پرسش


- ۱- بهترین فرکانس کار نوسان‌ساز در مدار مبدل DC به DC برابر ..... است.
- ۲- در مبدل DC به DC اغلب می‌خواهیم ولتاژ ..... را به ولتاژ ..... تبدیل کنیم.
- ۱- بیشتر - کمتر      ۲- کمتر - بیشتر      ۳- کمتر - دو برابر      ۴- بیشتر - نصف
- ۳- معمولاً فرکانس نوسان‌ساز در مبدل DC به DC بین ۱KHZ تا ۱۰۰ KHZ است. صحیح  غلط
- ۴- بلوک دیاگرام مبدل DC به DC را رسم کنید و در مورد هر قسمت بلوک دیاگرام شرح دهید.

## ۱-۲- اساس کار رگولاتورهای گلیدزنی (Switching Regulator)

در منابع تغذیه خطی (معمولی - متداول)، توان زیادی تلف می‌شود که درصد بالایی از این تلفات به صورت حرارت است. تلفات زیاد توان سبب کاهش راندمان در حدی کمتر از ۴۰ درصد می‌شود. با وجود اینکه این

منابع تشییت خوبی دارند و میزان نویز و ضربان ولتاژ خروجی آنها در حدی است که نیازهای معمولی ما را برآورده می‌کنند. راندمان پایین این نوع منابع تغذیه موجب شده است که علاوه بر مصرف انرژی الکتریکی زیاد، در توانهای نسبتاً بالا نیاز به وسایل خنک‌کننده مانند رادیاتور و پروانه (فن) داشته باشند.

همچنین ابعاد و حجم ترانسفورماتور به کاررفته در این منابع تغذیه بزرگ است. بنابراین با توجه به

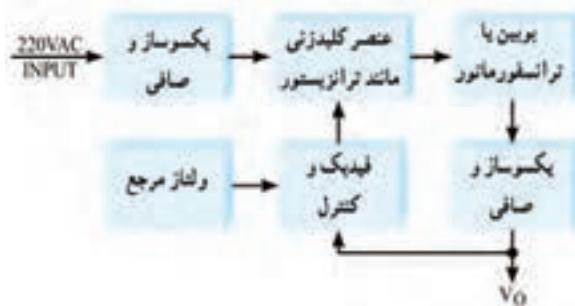

شکل ۲-۳۶- بلوک دیاگرام ساده یک نوع منبع تغذیه سوئیچینگ


## فصل دوم: طراحی مدار چاپی با نرم افزار پیشرفته

کوچک و فشرده شدن دستگاه های مدرن الکترونیکی در عصر حاضر، منابع تغذیه خطی نمی توانند مناسب باشند. جایگزین منابع تغذیه خطی، منابع تغذیه سوئیچینگ (کلیدزنی) هستند که تا حدود زیادی معایب منابع تغذیه خطی را برطرف می نمایند. در شکل ۲-۳۶ بلوک دیاگرام ساده یک نوع منبع تغذیه سوئیچینگ را ملاحظه می کنید.

در این بلوک دیاگرام، ابتدا ولتاژ متناوب ورودی یکسو و صاف می شود تا ولتاژ DC مورد نیاز را تولید کند. این ولتاژ به عنصر کلیدزنی (سوئیچینگ) داده می شود تا موج مربعی با فرکانس زیاد را به وجود آورد. موج مربعی از یک بویین یا ترانسفورماتور کاهنده عبور می کند و پس از یکسوسازی و عبور از صافی، ولتاژ DC مورد نیاز را تهیه می نماید. برای کنترل و تثبیت ولتاژ خروجی، بخشی از این ولتاژ نمونه برداری و با ولتاژ مرجع مقایسه می شود. پس از مقایسه، سیگنال خطای تولید می شود. سیگنال خطای فرمان لازم را به مدار می دهد و زمان قطع و وصل سوئیچ را کنترل می کند. با توجه به اینکه سوئیچ به طور دائم در حال قطع و وصل است تلفات مدار بسیار کم می شود و به این ترتیب راندمان منبع تغذیه افزایش می یابد و به حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد می رسد. همچنین به سبب کار در فرکانس بالا (حدوداً ۲۰ KHZ) حجم بویین یا ترانسفورماتور کاهش می یابد.

### ایده اصلی درباره چگونگی کار مدار منبع تغذیه سوئیچینگ

در شکل ۲-۳۷ بخش های اصلی یک منبع تغذیه سوئیچینگ رسم شده است. در شکل ۲-۳۸ مدار معادل ساده شده آن را مشاهده می کنید.

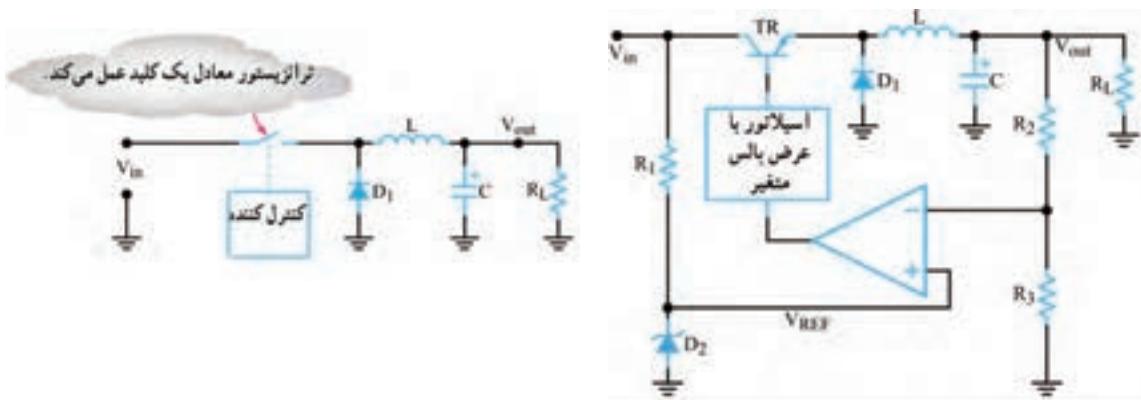


شکل ۲-۳۸- یک نمونه مدار ساده شده منبع تغذیه سوئیچینگ

شکل ۲-۳۷- یک نمونه مدار منبع تغذیه سوئیچینگ

**عملکرد مدار ساده شده منبع تغذیه سوئیچینگ:** در مدار شکل ۲-۳۸ که مدار ساده منبع تغذیه است، یک نوسان ساز با عرض پالس متغیر، قطع و وصل ترانزیستور کلیدزنی را کنترل می کند. به این ترتیب رشته ای از پالس متغیر به بیس ترانزیستور وارد می شود. هرگاه دامنه پالس های ورودی، در تراز بالا باشد، ترانزیستور به اشباع می رود. همچنین هنگامی که ولتاژ پالس های ورودی به بیس، در تراز پایین قرار گیرد، ترانزیستور به حالت قطع می رود. ایده اصلی این است که ترانزیستور مانند کلید عمل می کند. در شرایط ایده آل، هنگامی که کلیدی بسته یا باز (وصل یا قطع) باشد، هیچگونه توانی تلف نمی شود. یادآور می شود که در عمل، کلید ترانزیستوری نمی تواند به طور کامل عمل کند. بنابراین همیشه مقداری توان تلف می شود. اما توان تلف شده خیلی کمتر از توانی است که یک منبع تغذیه خطی تلف می کند. همان طور که ملاحظه می شود دیود D1 بین امیتر و زمین قرار دارد. به دلیل ایجاد ولتاژ القایی معکوس توسط سیم پیچ L اتصال

این دیود ضروری است. بوبین L جریان مدار را ثابت نگه می‌دارد. هنگامی که ترانزیستور قطع می‌شود، دیود D1 مسیری را برای عبور جریان القایی مخالف در بوبین، آماده می‌سازد. در مدار بدون دیود، ولتاژ معکوس آن، قدر بالا می‌رود که ترانزیستور آسیب برپا نماید.

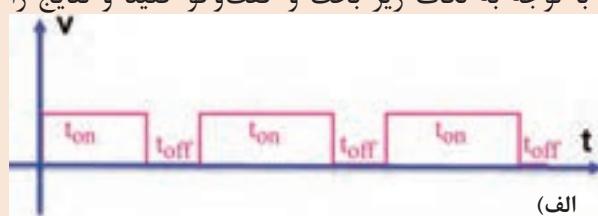در مورد پالس‌های شکل الف-ب-پ ۲-۳۹، با توجه به نکات زیر بحث و گفت‌وگو کنید و نتایج را جمع‌بندی نمایید.



اگر زمان تناوب موج‌ها یکسان باشد. با توجه به اینکه  $T = t_{\text{on}} + t_{\text{off}}$  است، هرچه  $t_{\text{on}}$  بیشتر از  $t_{\text{off}}$  باشد..... است.


نسبت  $\frac{\text{ton}}{\text{T}}$  را سیکل وظیفه یا چرخه کار (Duty Cycle) می‌گویند و آن را با D نشان می‌دهند. کدام موج چرخه کار بزرگ‌تری دارد؟

اگر این سه موج را به وسیله صافی خازنی صاف کنیم، کدام موج ولتاژ DC پیشتری می‌دهد؟

شکا ۲-۳۹

## تنظیم کننده‌های کلیدزنی مجتمع: تنظیم کننده‌های

سوئیچینگ کم توان را بر روی تراشه می سازند. نمونه خوبی از این تنظیم کننده، آی‌سی  $\mu$ A78S40 است. این مدار مجتمع یک تنظیم کننده سوئیچینگ است که با کاربری عام شناخته می شود. در این آی‌سی مدار نوسان ساز، مدار مقایسه‌گر، یک ترانزیستور راه انداز، یک ترانزیستور سوئیچ، یک ولتاژ مرجع، دو تقویت کننده عملیاتی و تعدادی مدار دیگر وجود دارد. برای پی بردن به طرز کار این تنظیم کننده، باید تا اندازه‌های با اصول کار مدارهای دیجیتال آشنا باشید، زیرا این تراشه شامل مدارهای منطقی از نوع دریچه AND و فلیپ فلاپ RS است. در شکل ۲-۴۰ ساختمان داخلی این تنظیم کننده کلیدزنی و شماره پایه‌ها و کار هریک از پایه‌های آن نشان داده شده است. توجه داشته باشید که کاربرد این آی‌سی در مدارهای سوئیچینگ است، لذا به تحلیل مدار IC نپرداخته ایم و فقط آن را معرفی کرده‌ایم. در شکل

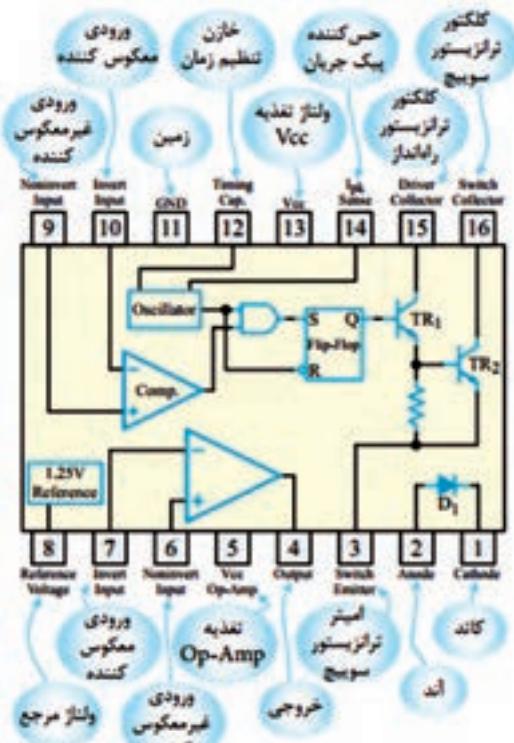


شکل ۴-۲- ساختمان داخلی یک نمونه تنظیم کننده کلیدزنی

کارگ


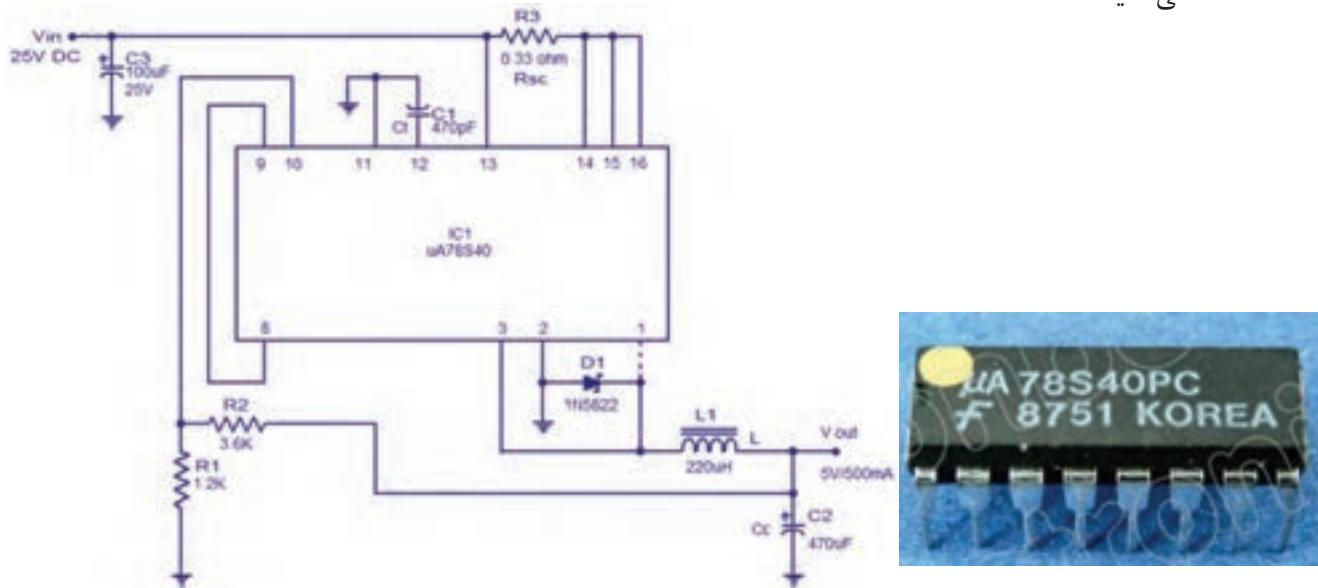
## فصل دوم: طراحی مدار چاپی با نرم افزار پیشرفته

الف-ب ۲-۴۱ شکل ظاهری آی‌سی و یک نمونه مدار تغذیه سوئیچینگ با استفاده از این آی‌سی را مشاهده می‌کنید.



ب) مدار با آی‌سی

الف) شکل ظاهری آی‌سی


شکل ۲-۴۱ - شکل ظاهری و مدار تغذیه با آی‌سی

### آزمون نظری پایان واحد یادگیری (۲)

- ۱- کدام گزینه از مزایای آی‌سی‌ها نسبت به مدارهای گستته محسوب نمی‌شود؟
- ۱- مصرف توان بیشتر    ۲- حجم کمتر    ۳- سرعت عملکرد بالاتر    ۴- طراحی مدار ساده‌تر
- ۲- کدام گزینه به عنوان آی‌سی آنالوگ محسوب نمی‌شود؟
- ۱- آی‌سی رگولاتور    ۲- آی‌سی تایمر    ۳- آی‌سی A/D    ۴- گیت‌های منطقی
- ۳- آی‌سی‌های رگولاتور مثبت به صورت ۷۸XX نام گذاری می‌شوند. صحیح  غلط
- ۴- ترتیب پایه‌های آی‌سی رگولاتور LM۳۳۷ و LM۳۱۷ مشابه یکدیگر است. صحیح  غلط
- ۵- آی‌سی‌های بسته‌بندی TO۳ دارای دو پایه هستند و بدنه آی‌سی پایه خروجی آن است. صحیح  غلط
- ۶- برای تنظیم ولتاژ خروجی رگولاتور در منبع تغذیه متغیر نیاز به یک مقاومت..... و یک مقاومت..... داریم.
- ۷- با توجه به برگه اطلاعات، حداکثر جریان خروجی آی‌سی LM۳۳۸ برابر با..... آمپر است.
- ۸- با توجه به برگه اطلاعات، محدوده ولتاژ خروجی آی‌سی LM۳۱۷ با آی‌سی LM۳۳۸ یکسان است؟
- صحیح  غلط
- ۹- حداقل دو مورد از اشکال اساسی رگولاتورهای خطی را نام ببرید.
- ۱۰- محدوده فرکانس نوسانسازهای رگولاتورهای سوئیچینگ چند کیلوهرتز است؟

۱۱- شکل ۲-۴۲ اساس کار یک رگولاتور سوئیچینگ را نشان می‌دهد، طرز کار مدار را به‌طور خلاصه شرح دهید.

۱۲- در شکل ۲-۴۲ کار دیود D را شرح دهید.

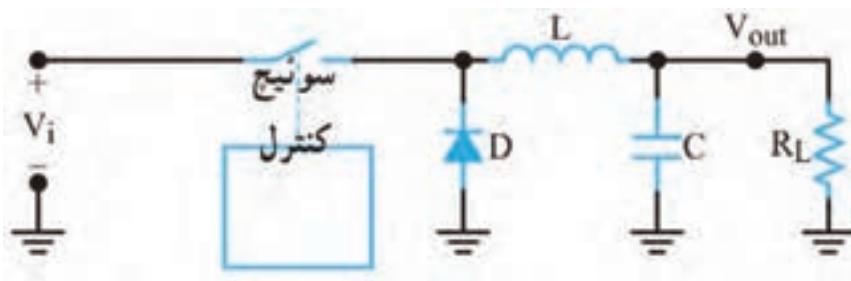

شکل ۲-۴۲


### آزمون نظری نرم‌افزاری پایان واحد یادگیری (۲)

- ۱- نرم افزار آلتیوم دیزاینر را فعال کنید.
- ۲- نقشه شماتیک مدار شکل ۲-۴۳ را در میز کار شماتیک نرم‌افزار ترسیم کنید.
- ۳- با استفاده از آموخته‌های خود طرح مدار چاپی نقشه را در ابعاد مناسب و با استفاده از نرم‌افزار آماده کنید.
- ۴- بعد از به اتمام رسیدن طراحی مدار چاپی، فایل نقشه PCB را با نام خود ذخیره کنید.
- ۵- از نقشه PCB خود پرینت بگیرید.

نکته



آزمون عملی بر اساس استاندارد عملکرد صورت می‌گیرد. لازم است طراحی مدار چاپی یک نمونه نقشه کاربردی با استفاده از نرم‌افزار آلتیوم دیزاینر به اجرا در آید.

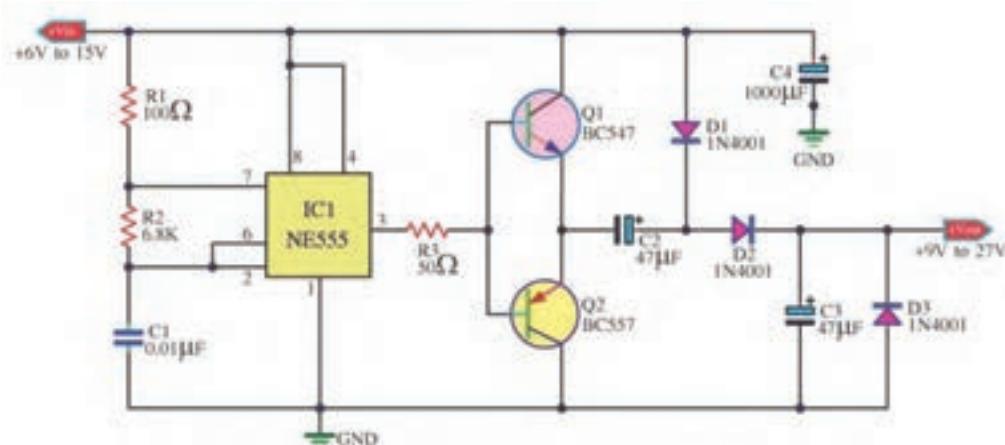

شکل ۲-۴۳

## ارزشیابی شایستگی طراحی مدار چاپی پروژه کاربردی با آی سی آنالوگ با نرم افزار

شرح کار:

- ۲- تشریح و رسم نقشه فنی مدارهای الکترونیکی با آی سی آنالوگ
- ۴- ذخیره فایل نقشه فنی مدار الکترونیکی و طرح PCB

- ۱- راه اندازی نرم افزار پیشرفته طراحی مدار چاپی
- ۳- تهیه طرح مدار چاپی نقشه فنی مدار الکترونیکی
- ۵- تهیه پرینت از طرح PCB

استاندارد عملکرد: طراحی مدار چاپی پروژه کاربردی با آی سی آنالوگ به وسیله نرم افزار با رعایت استاندارد شاخص ها: ۱- راه اندازی نرم افزار پیشرفته طراحی مدار چاپی (۵ دقیقه) ۲- رسم نقشه فنی مدار الکترونیکی با آی سی آنالوگ (۲۰ دقیقه)

۳- تهیه طرح مدار چاپی نقشه فنی مدار الکترونیکی (۳۰ دقیقه) ۴- ذخیره فایل نقشه فنی مدار الکترونیکی و طرح PCB (۱۰ دقیقه)

۵- تهیه پرینت از طرح PCB (۵ دقیقه)

شرطی انجام کار و ابزار و تجهیزات: مکان مناسب انجام کار با کف عایق یا آنتی استاتیک- نور مناسب برای کارهای ظریف -  
ابعاد حداقل عمتربع و دارای تهویه یا پنجره- دمای طبیعی ( $18^{\circ}\text{C}$ - $27^{\circ}\text{C}$ ) و مجهز به وسایل اطفاء حریق- میز کار استاندارد با  
ابعاد  $L180 \text{ cm} * D80 \text{ cm}$  - مجهز به فیوز حفاظت جان- فرد با لباس کار- انجام کار در حال نشسته یا ایستاده- رایانه -  
پرینتر - نرم افزارهای مناسب- برگه اطلاعاتی قطعات- لوازم التحریر - قطعات الکترونیکی مطابق پروژه ها

معیار شایستگی:

ردیف	مراحل کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	راه اندازی نرم افزار پیشرفته طراحی مدار چاپی	۱	
۲	تشریح و رسم نقشه فنی مدار الکترونیکی با آی سی آنالوگ	۲	
۳	تهیه طرح مدار چاپی نقشه فنی مدار الکترونیکی	۲	
۴	ذخیره فایل نقشه فنی مدار الکترونیکی و طرح PCB	۲	
۵	تهیه پرینت از طرح PCB	۲	
شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
۱- دقت و تمرکز در اجرای کار ۲- دقت و مسئولیت پذیری ۳- شایستگی تفکر و یادگیری مدام العمر ۴- اخلاق حرفه ای			
میانگین نمرات * حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.			

## واحد یادگیری ۳

### شاپیستگی چاپ و آماده‌سازی طرح رو و پشت بُرد مدار چاپی، مونتاژ و راهاندازی مدار

آیا تا به حال فکر کرده‌اید:

چه روش‌هایی برای انتقال طرح مدار چاپی به روی فیبر وجود دارد؟

بهترین روش انتقال طرح روی فیبر، برای طرح‌های پیچیده و ظریف کدام است؟

در تولید انبوه فیبر مدار چاپی چه روشی مفروضه صرفه است؟

روش‌های انتقال طرح روی فیبر مدار چاپی چه شباهت‌هایی با روش‌های انتقال طرح روی پارچه دارد؟

برای پیاده‌سازی طرح مدار چاپی روی فیبر، روش‌های مختلفی وجود دارد. یکی از بهترین روش‌ها برای کاربران خانگی و استفاده در محیط‌های آموزشی، استفاده از روش پرینتر لیزری و آتو است. با این روش در پایه دهم آشنا شده‌اید. این شیوه انتقال طرح در مقایسه با استفاده از ماژیک ضد آب و یا لتراست به زمان کمتری نیاز دارد و دقت عملکرد آن بیشتر است. ولی در مقیاس بزرگ و تولید انبوه و صنعتی کاربردی ندارد. در اغلب کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی از روش چاپ سیلک (سیلک‌اسکرین) استفاده می‌کنند. تولید و تکثیر مدارها با این روش سریع‌تر و با دقت عمل بیشتر انجام می‌گیرد. در تولید زیاد صنعتی، انتقال طرح بر روی بُرد، توسط دستگاه‌های مخصوص و به صورت خودکار اجرا می‌شود.

در این واحد یادگیری استفاده از لامینت شرح داده می‌شود. پس از اتمام آموزش فراغیرنده باید بتواند فرایند اجرای کار را با دقت و مطابق استاندارد انجام دهد. همچنین باید قادر باشد مدار چاپی انواع مدارهای کاربردی با آی‌سی آنالوگ را که با نرم‌افزار پیشرفته طراحی نموده است روی فیبر انتقال دهد، فیبر را مونتاژ و راهاندازی کند. در تمام مراحل انجام کار، رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و توجه به مهارت‌های غیرفنی مانند کار گروهی، به کارگیری فناوری‌های نوین، توجه به محیط‌زیست، رعایت نظم و ترتیب و سایر مهارت‌های غیرفنی اهمیت ویژه‌ای دارد و باید در مراحل اجرای کار رعایت شود.

#### استاندارد عملکرد

#### انتقال طرح رو و پشت مدار چاپی و آماده‌سازی فیبر بر اساس استانداردهای تعریف شده

## ۱-۳- مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز

ابزار عمومی برق یا الکترونیک- لوازم التحریر- مولتی متر- رایانه- نرم افزار پیشرفته طراحی مدار چاپی- لامینت- اسید مدار چاپی- وان اسید- مواد پاک کننده- دریل- متنه مناسب- بُرد مدار چاپی- قطعات پروژه آنالوگ

مشخصات فنی تجهیزات و تعداد آن در سند برنامه درسی آمده است.

## ۲- روش‌های ساخت فیبر مدار چاپی

برای ساخت فیبر مدار چاپی روش‌های گوناگونی وجود دارد که در پایه دهم در کتاب طراحی و ساخت مدار چاپی با روش‌های مازیک و استفاده از پرینتر لیزری و اتو آشنا شدید. در این واحد یادگیری با روشی جدید و بسیار دقیق به نام لامینت (Laminate) آشنا می‌شوید که در بازار هم از آن استفاده می‌شود. لامینت یا لامینت نیز می‌نامند.


فیلم تهیه طرح مدار چاپی با لامینت را ببینید و مراحل اجرای کار را به خاطر بسپارید. نکات مهم را یادداشت کنید.

فیلم



### روش لامینت

لامینت یا لامینت ماده شیمیایی حساس به نور است که بین دو روکش پلاستیکی نازک قرار گرفته است. این ورق نازک پلاستیکی با تابش نور شدید در مدت کوتاهی تغییر رنگ داده و خواص شیمیایی آن تغییر می‌کند. توجه کنید که نرمی پلاستیک دو طرف لامینت با هم متفاوت است. یک طرف نرم بوده و خاصیت کشسانی دارد اما پلاستیک طرف دیگر خشک است. ورقه لامینت در بازار در رنگ‌های سبز و آبی موجود است. در شکل ۱-۳ لامینت را به صورت رول مشاهده می‌کنید.

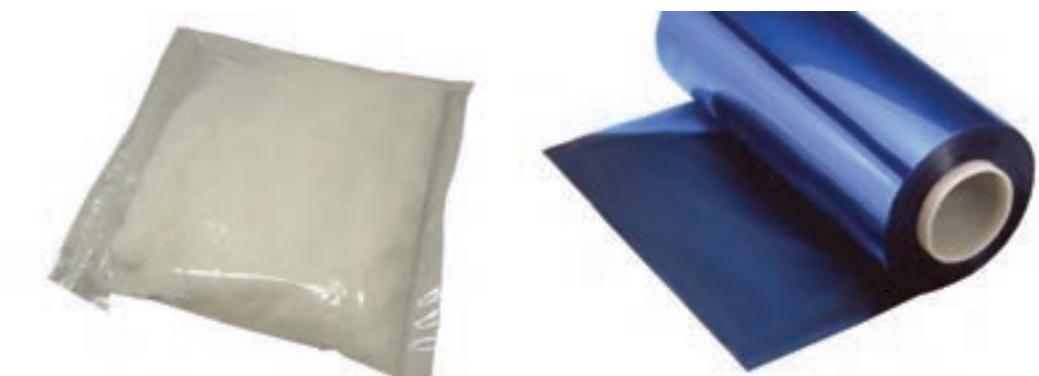

شکل ۲-۳- پودر ظهور (بیکربنات سدیم)

شکل ۱-۳- ورقه لامینت

### چاپ نقشه روی فیبر مدار چاپی با روش لامینت

برای چاپ نقشه pcb با روش لامینت نیاز به مواد زیر داریم.  
- فیبر مسی

- محفظه با نور UV یا چراغ مطالعه مجهرز به لامپ کم مصرف CFL (Compact fluorescent lamp)
- طرح چاپ شده بر روی فیلم شفاف مخصوص (طلق ترانسپرنت)
- پودر ظهور (بیکربنات سدیم)، شکل ۳-۲
- پودر پاک‌کننده لمینت یا مایع لاک پاک کن
- اسید مدار چاپی مایع یا پودر اسید پرکلوروکلوروفلور

فیلم



فیلم انتقال طرح مدار چاپی روی فیبر به صورت دستی و با استفاده از لمینت را ببینید.

برای انتقال طرح نقشه مدار چاپی با استفاده از لمینت باید مراحل زیر را اجرا کنیم:

☐ ابتدا فیبر مسی خام را به اندازه عرض فیبر مدار چاپی مورد نظر برش می‌زنیم. سپس لبه بُرش خورده را صاف می‌کنیم. برای این کار ابتدا به وسیله خط کش فلزی و سوزن خط کش روی فیبر را اندازه‌گذاری می‌کنیم. در شکل ۳-۳ سوزن و خط کش و روش خط کشی را مشاهده می‌کنید.

ایمنی



قبل از برش دادن فیبر ابتدا آن را بر روی میز کار محکم کنید. برای این کار می‌توانید چهار طرف فیبر را به میز پیچ کنید یا آن را روی گیره فلزی ببندید.




شکل ۳-۳- سوزن خط کش و روش استفاده از آن


☐ نقاط را با سوزن خط کش به یکدیگر متصل می‌کنیم تا خطی صاف روی فیبر ترسیم شود. چندین بار سوزن را روی فیبر می‌کشیم تا خط عمق پیدا کند. همان‌طور که در شکل ۴-۴ مشاهده می‌کنید پس از چندین بار کشیدن سوزن خط کش، خطی واضح و عمیق روی فیبر ترسیم می‌شود.

☐ پس از این مرحله فیبر را به گیره فلزی می‌بندیم، به‌طوری که خط مورد نظر با لبه فک‌های نگهدارنده گیره مماس شود. متناسب با استقرار گیره در جهت افقی یا عمودی به فیبر نیرو وارد می‌کنیم تا فیبر از روی خط مورد نظر جدا شود. برای این کار کف دست خود را در لبه بالایی فیبر قرار داده و مطابق شکل ۳-۵ در جهت افقی به فیبر نیرو وارد می‌کنیم. ملاحظه خواهید کرد که فیبر دقیقاً از روی خط برش می‌خورد.

## فصل دوم: طراحی مدار چاپی با نرم افزار پیشرفته

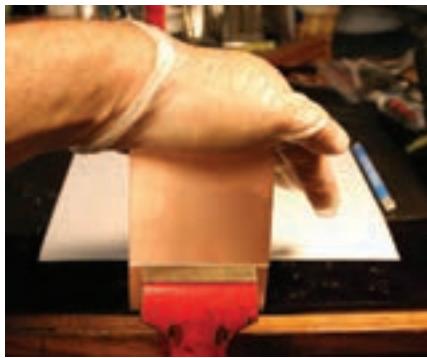

شکل ۵-۳-۵- شکستن فیبر خام به وسیله گیره فلزی

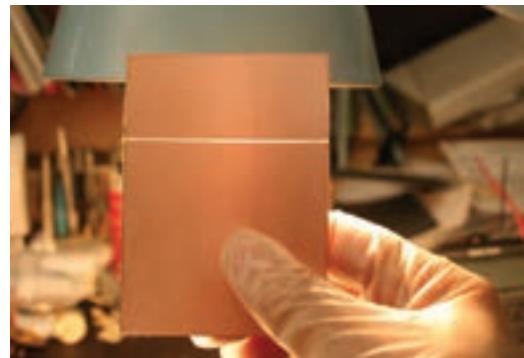

شکل ۴-۳-۴- خط عمیق ایجاد شده بر روی فیبر

- ☒ در مرحله بعدی لبه شکسته شده فیبر را با کاغذ سنباده‌ای که آن را بر روی یک تکه چوب چسبانده‌ایم پرداخت می‌کنیم تا صاف و یکنواخت شود (شکل ۶-۳).
- ☒ می‌توانیم از تیغه اره آهن‌بر یا اره مویی هم برای برش فیبر استفاده کنیم. برای این کار فیبر را به گیره بسته و شروع به برش می‌کنیم. برای این کار از اره مویی با تیغه و دندانه مستقیم استفاده می‌کنیم. مراحل برش در شکل ۷-۳ نشان داده شده است.
- ☒ با مینی فرز هم می‌توانیم فیبر را برش دهیم. این وسیله طبق شکل ۸-۳ دارای تیغه‌ای تیز و دایره‌ای شکل است که با سرعت بالا به راحتی فیبر را با کمترین میزان خطا برش می‌دهد. پس از برش عملیات پرداخت لبه فیبر انجام می‌شود.



شکل ۳-۷-۳- بریدن فیبر با اره آهن بر

شکل ۳-۸- بریدن فیبر با مینی فرز

شکل ۳-۶- پرداخت کردن لبه فیبر

فعالیت عملی



چند قطعه فیبر مدار چاپی را با سوزن خط کش علامت‌گذاری کنید و در ابعاد مناسب و مورد نیاز برش دهید و لبه‌های آن را صاف کنید.

- ☒ فیبر مسی خام را با یک سمباده نرم (سسست آب P400) به آرامی و به صورت یکنواخت سنباده می‌زنیم. دانه‌های تشکیل‌دهنده این کاغذ سنباده بسیار نرم هستند و آسیبی به مس روی فیبر وارد نمی‌کنند و فقط کثیفی‌های روی فیبر را از بین می‌برند. این سنباده را می‌توانید از ابزار فروشی‌ها تهیه کنید.
- ☒ اگر سمباده در دسترس نباشد، طبق شکل ۹-۳ می‌توانید از آب گرم و مایع ظرفشویی و سیم ظرفشویی استفاده کنید. در این حالت باید فیبر مسی را با دقت بسیار زیادی بشویید تا کاملاً براق شود. پس از شستشو،



☒ کار با لمینت حتماً باید در اتاقی نیمه تاریک که با لامپ قرمز رنگ نورپردازی شده است صورت گیرد. لازم است عمل چسباندن لمینت روی فیبر نیز در این فضا انجام شود در غیر این صورت با برخورد نور خاصیت شیمیایی ورقه لمینت تغییر می‌کند و کارآبی خود را از دست می‌دهد.



شکل ۳-۱۰- فیبر مسی تمیز شده



شکل ۳-۹- تمیز کردن فیبر مسی

- ☒ پس از خشک شدن فیبر، طبق شکل ۳-۱۱ لمینت را به اندازه مورد نیاز برش دهید و روکش پلاستیکی طرفی که نرم‌تر است و حالت کشسانی دارد را تا نصف جدا کنید. جداسازی لامینت نیاز به تجربه و مهارت دارد.
- ☒ لمینت را طبق شکل ۳-۱۲ روی فیبر قرار داده و همان‌طور که از قسمت زیر، روکش پلاستیکی را جدا می‌کنید از طرف دیگر لمینت را به‌وسیله یک تیغه پلاستیکی صاف بر روی فیبر بچسبانید. این عمل مانند چسباندن محافظ ضد خش روی صفحه نمایش تلفن همراه است.
- ☒ پس از چسباندن، ۱۰ دقیقه با دست روی لمینت بکشید تا خوب گرم شده و محکم به فیبر بچسبد. هر قدر این کار را دقیق‌تر انجام دهید احتمال جداشدن لمینت از فیبر کمتر می‌شود.
- ☒ پس از اتمام کار، فیبر را بر عکس می‌کنید و به‌وسیله کاتر لمینت‌های اضافی را برش می‌دهید. شکل ۳-۱۳ فیبر لامینت شده را نشان می‌دهد.



شکل ۳-۱۱- جدا کردن روکش لمینت شده



شکل ۳-۱۲- چسباندن قسمتی از لمینت



شکل ۳-۱۳- جدا کردن روکش لمینت

## فصل دوم: طراحی مدار چاپی با نرم افزار پیشرفته

☒ در فرایند چسباندن لمینت نباید زیر آن حباب هوا ایجاد شود به عبارت دیگر باید لمینت به صورت کامل به فیبر بچسبد. چنانچه در هنگام چسباندن لمینت حباب هوا ایجاد شد با یک سوزن هوای آن را تخلیه کنید.

☒ استفاده از اتو با درجه حرارت ملایم نیز بسیار مؤثر است. اتو را روی درجه کم قرار دهید، و روی فیبر لمینت شده را با پارچه‌ای نخی بپوشانید. سپس اتو را به آرامی بر روی آن بکشید تا لمینت خوب بچسبد.

روی یکی از قطعات بریده شده طبق دستورالعمل ارائه شده، لمینت بچسبانید.

فعالیت عملی



فیلم تهیه طرح مدار چاپی و انتقال طرح روی فیبر را در روش صنعتی بینید و مراحل اجرای کار را به خاطر بسپارید. نکات مهم را یادداشت کنید.

فیلم



### ۳-۳- لامینت کاری در صنعت

☒ در صنعت از دستگاه لمینتور یا دستگاه پرس کارت برای این کار استفاده می‌کنند. در این روش مانند مراحل قبل، ابتدا قسمتی از لایه نرم لمینت را از آن جدا می‌کنند، سپس آن را مانند شکل ۳-۱۴ روی لبه اولیه فیبر مسی قرار می‌دهند.


☒ در مرحله بعدی با استفاده از تیغه لاستیک طبیعی که به آن تیغه اسکوئیجی (Squeegee) می‌گویند قسمتی از لمینت را به صورت دستی بر روی فیبر می‌چسبانند (شکل ۳-۱۴).

☒ دستگاه را بر روی دمای ۱۱۰ درجه سانتی گراد تنظیم می‌کنند. سپس فیبر مسی را در ورودی دستگاه لمینتور قرار می‌دهند و موتور انتقال دهنده دستگاه را روشن می‌کنند (شکل ۳-۱۵). دستگاه با سرعت بسیار آرام فیبر را به درون خود می‌کشد و پس از چند ثانیه طبق شکل ۳-۱۶ فیبر لمینت شده از سمت دیگر دستگاه خارج می‌شود. در حقیقت غلتک‌های گرم با عبور دادن فیبر، لمینت را با دقت فوق العاده بالا، بر روی فیبر مسی می‌چسبانند.

در شکل ۳-۱۶ فیبر لمینت شده را مشاهده می‌کنید.



شکل ۳-۱۶- خروج فیبر از لمینتور

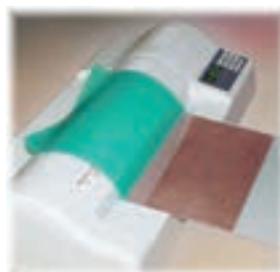

شکل ۳-۱۵- ورود فیبر به لمینتور



شکل ۳-۱۴- قرار دادن فیبر در لمینتور

فعالیت



به صورت فردی از مراکزی که کارت شناسایی را پرس می‌کنند بازدید کنید و مراحل پرس کردن کارت را از نزدیک ببینید. بر مبنای مشاهدات خود گزارش تهیه و به کارگاه ارائه کنید.

## الگوی پرسش

- ۱- سه روش متداول انتقال طرح به روی مدار چاپی را نام ببرید. کدام روش دقیق‌تری دارد؟
- ۲- در صنعت برای انتقال طرح به روی فیبر از روش چاپ سیلک استفاده می‌کنند. صحیح  غلط
- ۳- لامینت ماده‌ای ..... و حساس به ..... است که بین دو روکش پلاستیکی نازک قرار گرفته است.
- ۴- فرآیند انتقال طرح روی فیبر را با استفاده از لامینت به ترتیب اجرای کار بنویسید.
- ۵- چسباندن لامینت بر روی فیبر باید در اتاق ..... و یا با نور ..... انجام گیرد.

فعالیت




یکی از هنرجویان به صورت داوطلبانه مراحل برش فیبر و چسباندن لامینت روی آن را در یکی از جلسات کارگاهی برای سایر هنرجویان اجرا کند.

## ۳-۴- انتقال طرح روی فیبر

- در این مرحله نقشه طراحی شده توسط آلتویوم دیزاینر را طبق شکل ۳-۱۷ با چاپگر لیزری بر روی طلق شفاف (ترنسپرنت Transparent) به صورت فیلم منفی (نگاتیو) چاپ می‌کنیم. برای ایجاد نگاتیو از نرم‌افزار نقاشی ویندوز (PAINT) یا فتوشاپ یا هر نرم‌افزار مناسب دیگر استفاده کنید.



شکل ۳-۱۹- چسباندن نگاتیو روی شیشه

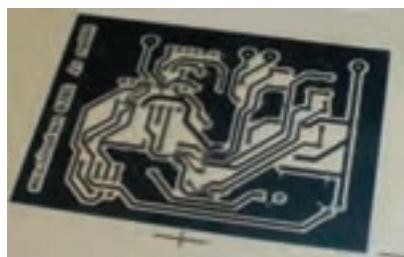

شکل ۳-۱۸- فیلم نگاتیو چاپ شده



شکل ۳-۲۰- چاپ فیلم منفی نقشه

- در شکل ۳-۱۸ نقشه چاپ شده روی طلق شفاف را مشاهده می‌کنید.
- برای ادامه به یک قاب عکس نیاز داریم. طبق شکل ۳-۱۹ پشت قاب عکس را باز می‌کنیم و نقشه را روی شیشه آن می‌چسبانیم.
- روکش نازک سمت دیگر لامینت را مانند شکل ۳-۲۰ به آرامی جدا می‌کنیم.
- فیبر لامینت کاری شده را طبق شکل ۳-۲۱ روی نقشه می‌گذاریم.
- طبق شکل ۳-۲۲ پشت قاب عکس را می‌بندیم و آن را بر عکس می‌کنیم.

## فصل دوم: طراحی مدار چاپی با نرم افزار پیشرفته



شکل ۳-۲۲- بستن در قاب عکس



شکل ۳-۲۳- قرار دادن فیبر روی نقشه



شکل ۳-۲۰- جداسازی لایه نازک لمینت

### ۳-۵- نوردهی و ظهور فیبر


- ☒ پس از آماده سازی قاب باید به بُرد نور بدهیم. عملیات نوردهی به وسیله یک چراغ مطالعه مجهز به لامپ کم مصرف (CFL) صورت می‌گیرد. طبق شکل ۳-۲۳ به مدت ۵ دقیقه فیبر را نور می‌دهیم.
- ☒ برای ظهور و ثبوت نقشه روی فیبر، حدود یک قاشق غذاخوری (۱۰ گرم) پودر ظهور که همان بیکربنات سدیم (جوش شیرین) است را در مقدار کمی آب سرد بریزید و خوب هم بزنید.
- ☒ در محل تاریک خانه طبق شکل ۳-۲۴ فیبر را در محلول ظهور بگذارید.
- ☒ پس از ۵ الی ۷ دقیقه طبق شکل ۳-۲۵ به آرامی روی فیبر دست بکشید تا لامینت‌های نور ندیده جدا شوند.
- ☒ در نهایت فیبر را با آب بشویید تا کاملاً تمیز شود. این مرحله را خیلی سریع انجام دهید تا لامینت‌های ثابت شده و نور دیده جدا نشوند.
- ☒ پس از شست و شو فیبر به صورت شکل ۳-۲۶ در می‌آید.

نکته

در عملیات نوردهی می‌توانید از نور خورشید هم استفاده کنید. زیرا نور خورشید اشعه ماوراء بنفسج (UV) دارد. برای این کار کافی است فیبر را به مدت ۲ تا ۵ دقیقه زیر نور مستقیم خورشید قرار دهید.



شکل ۳-۲۵- شست و شو فیبر بعد از ظهور

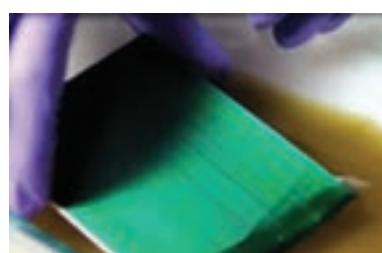

شکل ۳-۲۴- قرار دادن فیبر در محلول ظهور



شکل ۳-۲۳- عملیات نوردهی فیبر

ایمنی



هنگام اجرای این مراحل مراقب باشید محلول ظهور روی لباس شما نریزد. همچنین مراقب باشید این ماده با پوست بدن شما تماس پیدا نکند. در صورت ایجاد تماس، بلا فاصله محل آلوده شده را با آب و صابون بشویید.

### ۶-۳-اسید کاری فیبر

☒ در این مرحله فیبر را داخل محلول اسید پرکلرودوفر و آب قرار می‌دهیم تا طبق شکل ۳-۲۷ ۳-۲۷ قسمت‌های مسی اضافی از بین برود و نقشه مورد نظر باقی بماند.


☒ پس از آماده شدن فیبر طبق شکل ۳-۲۸ آن را با یک پنس پلاستیکی خارج کنید و آن را با آب بشویید.



شکل ۳-۲۶- فیبر ظاهر شده پس از شستشو



شکل ۳-۲۷- قرار دادن فیبر داخل اسید

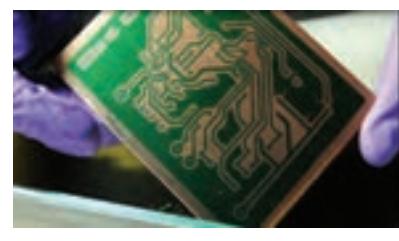

یادآوری

مراحل اسید کاری در کتاب طراحی و ساخت مدار چاپی پایه دهم به صورت مفصل توضیح داده شده است.

فعالیت




مراحل نوردهی و ظاهر شدن نقشه روی فیبر را عملاً اجرا کنید.

### ۶-۴- سوراخ کاری فیبر

فیبر آماده شده را طبق شکل ۳-۲۹ با مینی دریل ستونی یا دریل دستی با متنه شماره ۱ یا ۲ میلی‌متر سوراخ کنید.

پس از سوراخ کاری باید لامینت‌های اضافی را پاک کنید. برای این کار از ماده استون (لاک پاک کن-Acetone) که در منازل یافت می‌شود استفاده کنید. طبق شکل ۳-۳۰ پارچه‌ای را به ماده آغشته کنید و بر روی فیبر بکشید تا لامینت‌های اضافی پاک شود. در نهایت طبق شکل ۳-۳۱ فیبر مدار چاپی آماده لحیم کاری است.

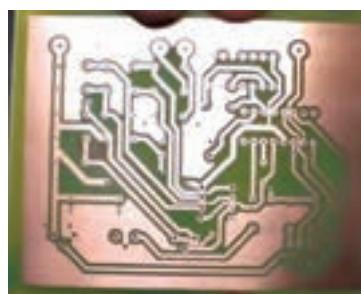

شکل ۳-۳۱- فیبر آماده شده نهایی



شکل ۳-۳۰- پاک کردن لامینت اضافی



شکل ۳-۲۹- سوراخ کاری فیبر مدار چاپی

## فصل دوم: طراحی مدار چاپی با نرم افزار پیشرفته

فعالیت



مراحل سوراخ کاری یک نمونه فیبر توسط یکی از هنرجویان به اجرا درآید و به سؤالات سایر هنرجویان پاسخ داده شود.

جست و جو



ایمنی



سعی کنید در مراحل ظهرور و اسید کاری حتماً از دستکش لاستیکی استفاده کنید تا به پوست دست شما آسیبی نرسد. همچنین برای اسید کاری ظروف پلاستیکی به کار ببرید تا در اثر اسید خورده نشود.

کار عملی ۱:

آماده سازی و مونتاژ فیبر مدار چاپی یک پروژه ساده آنالوگ

هدف: کسب مهارت در آماده سازی فیبر مدار چاپی با استفاده از لامینت و مونتاژ و راه اندازی آن

کار عملی



**قطعات، مواد و تجهیزات مورد نیاز:** فیبر در اندازه مورد نظر - لامینت - مواد ظهرور - سنباده نرم - مواد پاک کننده - اسید مدار چاپی - دریل - مته با قطر مناسب - گیره - وسایل نوردهی  
نکته: اگر لامینت در اختیار ندارید، از سایر شیوه ها برای آماده سازی فیبر استفاده کنید.

### مراحل اجرای کار:

- ۱- طرح مدار چاپی منبع تغذیه متغیر با آی سی LM۳۳۸ یا هر طرح دیگر تأیید شده را که با نرم افزار ترسیم نموده اید، آماده کنید.
- ۲- فیبر مدار چاپی را در ابعاد مورد نظر ببرید و فیبر را تمیز کنید.
- ۳- با استفاده از لامینت و اجرای مراحل کار با دقت لازم، طرح را به روی فیبر انتقال دهید.
- ۴- فیبر را برای سوراخ کاری آماده کنید.
- ۵- پس از سوراخ کاری بُرد را تمیز کنید.
- ۶- قطعات را روی بُرد مونتاژ کنید.
- ۷- بُرد مونتاژ شده را تمیز کنید.
- ۸- مدار را راه اندازی کرده و از صحت عملکرد مدار اطمینان حاصل کنید.

### الگوی آزمون نظری پایان واحد یادگیری (۳)

- ۱- برای ساخت مدارهای پیچیده روش اتو بهترین روش محسوب می شود. صحیح  غلط
- ۲- اگر لایه لامینت را زیر نور اتاق جدا کنیم تغییر خواص شیمیایی در آن رخ داده و خراب می شود.  
صحیح  غلط

۳- برای انجام عملیات ثبوت لمینت به جای بیکربنات سدیم می‌توانیم از جوش شیرین هم استفاده کنیم.

صحیح  غلط

۴- در روش لمینت برای چاپ نقشه روی طلق شفاف از چاپگر ..... استفاده می‌شود.

۵- نام طلق مورد استفاده برای چاپ نقشه در روش لمینت به زبان انگلیسی ..... است.

۶- برای پاک کردن لمینت‌های اضافی در مرحله نهایی ساخت از ماده ..... استفاده می‌شود.

۷- مراحل اجرای پروژه را فهرست وار بنویسید.

۸- کدامیک از روش‌های زیر برای تولید انبوه فیبر مدار چاپی مناسب‌تر است؟

۱- روش اتو      ۲- روش سیلک اسکرین      ۳- روش لمینت      ۴- روش اسپری پوزیتیو ۲۰

۹- در روش صنعتی لمینت برای چسباندن لمینت روی فیبر، از چه روشی استفاده می‌کنند؟

۱۰- چرا باید مراحل چسباندن لمینت زیر نور کم قرمز رنگ انجام شود؟ شرح دهید.

### الگوی آزمون عملی پایان واحد یادگیری (۳)

۱- طرح مدار چاپی مبدل DC به DC یا هر طرح دیگر را که با نرم‌افزار ترسیم نموده‌اید، آماده کنید.

۲- فیبر مدار چاپی را در ابعاد مورد نظر بُرید و فیبر را تمیز کنید.

۳- با استفاده از لامینت یا روش پرینتر لیزری و اتو، مراحل کار را با دقت لازم اجرا کنید و طرح را به روی فیبر انتقال دهید.

۴- فیبر را برای سوراخ‌کاری آماده کنید.

۵- پس از سوراخ‌کاری بُرد را تمیز کنید.

۶- قطعات را روی بُرد مونتاژ کنید.

۷- بُرد مونتاژ شده را تمیز کنید.

۸- مدار را راه اندازی کنید و بُرد را مورد استفاده قرار دهید.

## ارزشیابی شایستگی چاپ و آماده سازی طرح رو و پشت بُرد مدار چاپی، مونتاژ و راه اندازی مدار

شرح کار: ۱- آماده سازی طرح مدار چاپی تهیه شده توسط نرم افزار ۲- آماده سازی فیبر خام ۳- انتقال طرح به روی فیبر ۴- سوراخ کاری فیبر ۵- مونتاژ قطعات روی فیبر ۶- تست صحت عملکرد بُرد مونتاژ شده

استاندارد عملکرد: انتقال طرح رو و پشت مدار چاپی و آماده سازی فیبر براساس استانداردهای تعریف شده  
شاخص ها: ۱- آماده سازی طرح مدار چاپی تهیه شده توسط نرم افزار (۵ دقیقه) ۲- آماده سازی فیبر خام (۱۰ دقیقه) ۳- انتقال طرح به روی فیبر (۳۰ دقیقه) ۴- سوراخ کاری فیبر (۱۰ دقیقه) ۵- مونتاژ قطعات روی فیبر (۳۰ دقیقه) ۶- تست صحت عملکرد بُرد مونتاژ شده (۳۰ دقیقه)

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات: مکان مناسب انجام کار با کف عایق یا آنتی استاتیک- نور مناسب برای کارهای ظریف - ابعاد حداقل ۶ متر مربع و دارای تهویه یا پنجره - دمای طبیعی (۱۸°C - ۲۷°C) و مجهز به وسایل اطفاء حریق- میز کار استاندارد با ابعاد L180 \* D80 \* H80 cm - مجهز به فیوز حفاظت جان- فرد با لباس کار - انجام کار در حال نشسته یا ایستاده - رایانه - پرینتر- نرم افزارهای مناسب - برگه اطلاعاتی قطعات - لوازم التحریر - وسایل تهیه مدار چاپی - وسایل اسید کاری - وسایل سوراخ کاری فیبر- وسایل مونتاژ- قطعات پروژه


### معیار شایستگی:

ردیف	مراحل کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	آماده سازی طرح مدار چاپی تهیه شده توسط نرم افزار	۱	
۲	آماده سازی فیبر خام	۱	
۳	انتقال طرح روی فیبر	۲	
۴	سوراخ کاری فیبر	۱	
۵	مونتاژ قطعات روی فیبر	۲	
۶	تست صحت عملکرد بُرد مونتاژ شده	۲	
شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
۱- محافظت از دستگاه ها ۲- دقت و مسئولیت پذیری ۳- شایستگی تفکر و یادگیری مادرانه ۴- اخلاق حرفه ای ۵- رعایت نکات زیست محیطی			
*	میانگین نمرات * حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.		



## پودمان ۳

### پروژه کاربردی آنالوگ

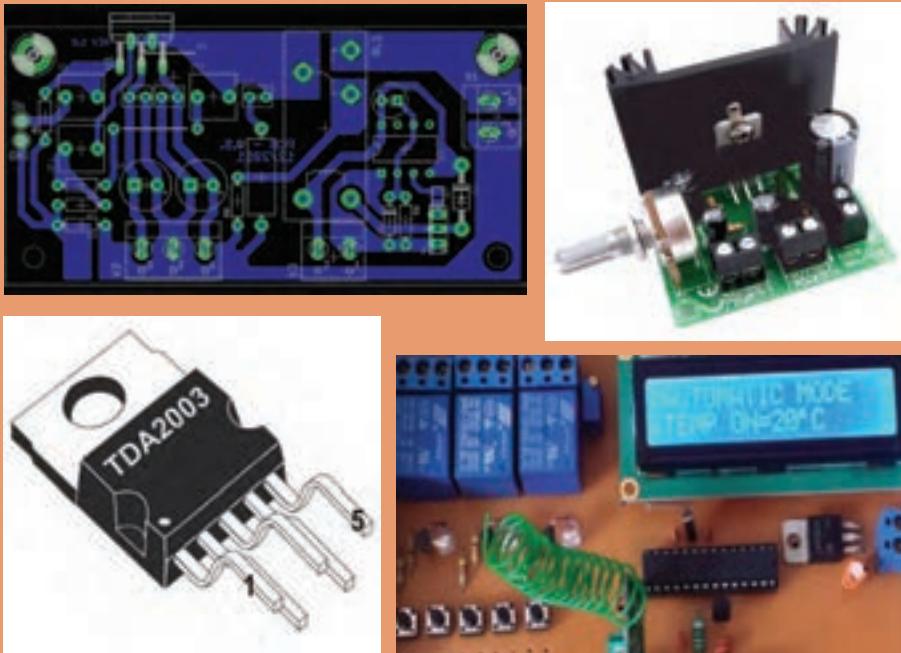

آیا تا به حال با خود انديشیده ايد در گذشته انتقال صوت به فواصل دور به چه صورت بوده است؟ سخنرانان چگونه صدای خود را به اشخاصی که در نقاط دورتر قرار داشتند می‌رسانند؟ در این رابطه معماران و طراحان ساختمان‌ها هم وارد این حیطه شدند و معماری مساجد و ساختمان‌ها را طراحی کردند تا صدا با سهولت بیشتری پخش شود. اما این نمی‌توانست نیاز بشر را تأمین کند. از این رو دانشمندان و متخصصان الکترونیک به فکر ساخت تقویت‌کننده‌های صوتی افتادند. در حال حاضر انواع مختلفی از تقویت‌کننده‌ها در بازار ساخته می‌شوند که هر یک کاربرد خاص خود را دارد. در این فصل ضمن بیان مفاهیم مورد نیاز با تقویت‌کننده‌ها و چگونگی اتصال آنها به یکدیگر آشنا می‌شویم و همچنین برخی از مدارهای کاربردی را به صورت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری آزمایش می‌کنیم، در نهایت نمونه‌هایی از پروژه کاربردی را به طور کامل به اجرا در می‌آوریم.

## واحد یادگیری ۴

### مونتاژ پروژه کاربردی آنالوگ

#### آیا قابه حالت فکر کرده اید:

- یک آمپلی فایر صوتی از چند طبقه تشكیل می شود؟
- اتصال طبقات تقویت کننده به یکدیگر با چند روش قابل اجرا است؟
- هنگام اتصال طبقات مختلف تقویت کننده به یکدیگر، چه نکاتی را باید رعایت کرد؟
- چند نمونه آی سی آمپلی فایر صوتی ساخته شده و عملأً مورد استفاده قرار می گیرد؟
- ساخت مدارهای یکپارچه (Modular) آماده چه ضرورتی دارد؟

سیگنال الکتریکی حاصل از امواج صوتی مکانیکی انسان دارای دامنه ولتاژ و جریان ضعیف است. این سیگنال‌ها باید به اندازه‌ای تقویت شود تا بتواند با توان مناسب بلندگو را راهاندازی کند. برای اجرای این فرایند به چند طبقه تقویت کننده صوتی نیاز داریم. اتصال طبقات مختلف تقویت کننده به یکدیگر را کوپل‌ائز می‌نامند. امروزه به جای استفاده از چند طبقه تقویت کننده با قطعات مجزا، از مدارهای مجتمع (آی سی) استفاده می‌کنند. در این واحد یادگیری ضمن آشنایی با شیوه‌های اتصال طبقات تقویت کننده به یکدیگر، اصول کار تقویت کننده‌ها و آی سی‌های آمپلی فایر را تشرح می‌کنیم. در ادامه یک مدار آمپلی فایر با آی سی را مونتاژ می‌کنید. در پایان چند مازول آماده معرفی می‌شود. در تمام مراحل کار باید نکات ایمنی و بهداشتی و به کارگیری شایستگی‌های غیر فنی مانند کار گروهی، دقت و تمرکز در اجرای کار، یادگیری مادام‌العمر، مدیریت منابع و کاربرد فناوری مورد توجه قرار گیرد و عملأً رعایت شود.

#### استاندارد عملکرد

مونتاژ پروژه کاربردی آنالوگ با رعایت استانداردهای تعریف شده


## ۱-۴ مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز

ابزار عمومی برق یا الکترونیک - لوازم التحریر - منبع تغذیه - مولتی متر - رایانه - نرم افزار پیشرفته طراحی مدارچاپی - مازول های مورد نیاز و بهروز موجود در بازار - اسید مدارچاپی - وان اسید - مواد پاک کننده - دریل - متنه مناسب - قطعات مورد نیاز آزمایش آمپلی فایر

مشخصات فنی تجهیزات و تعداد آن در سند برنامه درسی آمده است.

## ۲-۴ تقویت کننده های چند طبقه

در درس های قبل با تقویت کننده آشنا شده اید. از آنجا که طبقه محدودیت هایی دارند نمی توانیم در سیستم های الکترونیکی تنها از یک طبقه تقویت کننده استفاده کنیم. در این شرایط برای بدست آوردن بهره موردنیاز، باید چند طبقه تقویت کننده را پشت سرهم بیندیم. به این ترتیب تقویت کننده های چند طبقه شکل می گیرد. در شکل ۱-۴ بلوك دیاگرام آمپلی فایر صوتی در ۵ طبقه نشان داده شده است.

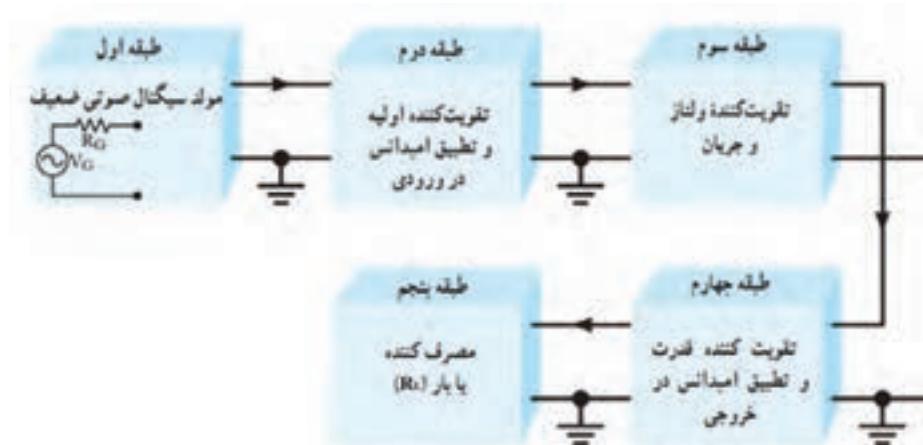

شکل ۱-۴- بلوك دیاگرام کامل یک آمپلی فایر صوتی


فیلم

فیلم تقویت کننده های چند طبقه را ببینید.



### شرح خلاصه عملکرد هر طبقه

☒ طبقه اول: طبقه اول مولد سیگنال صوتی ضعیف مانند میکروفون است. مدار معادل الکتریکی میکروفون شامل یک منبع ولتاژ و یک مقاومت سری با آن ( $R_G$ ) است که امپدانس خروجی این طبقه را تشکیل می دهد. شکل ۲-۴.

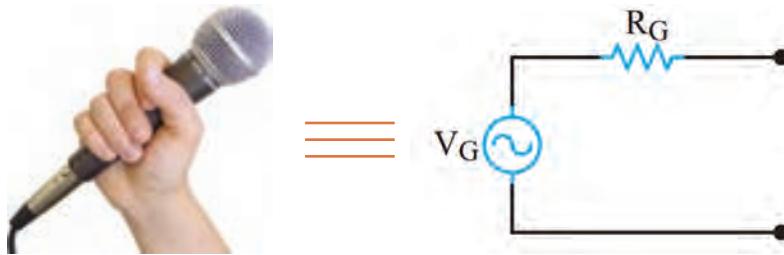

شکل ۴-۲- مدار الکتریکی معادل میکروفون

**☒ طبقه دوم:** برای آنکه حداکثر توان از طبقه اول به طبقه دوم انتقال داده شود، باید امپدانس خروجی طبقه اول ( $R_G$ ) با امپدانس ورودی طبقه دوم برابر باشد. لذا در طبقه دوم از تقویت‌کننده‌هایی استفاده می‌شود که بتوانند تطبیق امپدانس بین طبقه اول و دوم را به درستی بقرار کنند. مثلًا میکروفون‌های کریستالی یا خازنی، امپدانس داخلی زیادی دارند. بنابراین برای تطبیق امپدانس، باید امپدانس ورودی طبقه دوم زیاد باشد.

**☒ طبقه سوم:** در طبقه سوم ولتاژ و جریان سیگنال صوتی در حدی تقویت می‌شود که بتواند طبقه تقویت‌کننده قدرت را راهاندازی کند. به این طبقه، مدار راهانداز یا درایور (Driver) می‌گویند. در طبقه راهانداز معمولاً یک یا چند طبقه تقویت‌کننده امپیتر مشترک قرار می‌گیرد.

**☒ طبقه چهارم:** این طبقه، تقویت‌کننده قدرت نام دارد. در این طبقه معمولاً یک تقویت‌کننده جریان قرار می‌گیرد تا بتواند جریان کافی را برای تحریک و راهاندازی بلندگو فراهم کند.

**☒ طبقه پنجم:** در طبقه انتهایی تقویت‌کننده معمولاً بلندگو قرار می‌گیرد. بلندگو سیگنال الکتریکی صوت را به ارتعاشات مکانیکی صوت تبدیل می‌کند و امواج صوتی قابل شنیدن را باشد و توان کافی مهیا می‌سازد.

#### دلایل استفاده از چند طبقه

عمل تقویت در چند طبقه به این دلیل انجام می‌شود که یک طبقه تقویت‌کننده معمولی نمی‌تواند بهره ولتاژ، بهره جریان و بهره توان بسیار بالا و در حد نیاز را تولید کند. همچنین استفاده از یک طبقه تقویت‌کننده نمی‌تواند تطابق لازم را بین مبدل‌های ورودی (میکروفون) و خروجی (بلندگو) بقرار نماید. هنگام پشت سر هم قراردادن تقویت‌کننده‌ها باید به دو نکته مهم زیر توجه کنید:

(الف) تطبیق امپدانس بین طبقات و مبدل‌های ورودی و خروجی تقویت‌کننده.

(ب) برقراری ارتباط بین دو طبقه تقویت‌کننده.

چگونگی ارتباط بین دو طبقه تقویت‌کننده را کوپل‌ز (Coupling) می‌گویند. شکل ۴-۳ چند طبقه تقویت‌کننده را که به صورت بلوك دیاگرام بهم اتصال داده شده‌اند، نشان می‌دهد. شرط تطبیق امپدانس، برابر بودن امپدانس خروجی هر طبقه با ورودی طبقه بعدی است.



شکل ۴-۳- بلوك دیاگرام اتصال چند طبقه تقویت‌کننده بهم




به مقدار امپدانس خروجی هر طبقه و امپدانس ورودی طبقه بعد توجه کنید. در صورتی که در طبقه اول به جای میکروفون خارنی از میکروفون الکترودینامیکی استفاده کنیم، چه اتفاقی برای مدار رخ می‌دهد؟ چرا؟ با مراجعه به رسانه‌های مختلف نتیجه را در قالب یک گزارش ارائه دهید.

### ۳-۴- اتصال تقویت‌کننده‌ها به یکدیگر

برای انتقال سیگنال از یک طبقه تقویت‌کننده به طبقه دیگر، باید دو طبقه را به یکدیگر اتصال دهیم. چگونگی اتصال دو طبقه تقویت‌کننده را به یکدیگر کوپلاز (Coupling) می‌گویند. اتصال بین طبقات به وسیله خازن، ترانسفورماتور یا به طور مستقیم انجام می‌شود. از این‌رو سه نوع کوپلاز خازنی، کوپلاز ترانسفورماتوری و کوپلاز مستقیم تعریف می‌شود.


#### کوپلاز خازنی

اگر دو یا چند طبقه تقویت‌کننده را به وسیله یک یا چند خازن به یکدیگر وصل کنیم، می‌گوییم کوپلاز بین طبقات تقویت‌کننده به صورت خازنی است. در شکل ۴-۴ بلوک دیاگرام سه طبقه تقویت‌کننده و خازن‌های کوپلاز بین آنها نشان داده شده است.

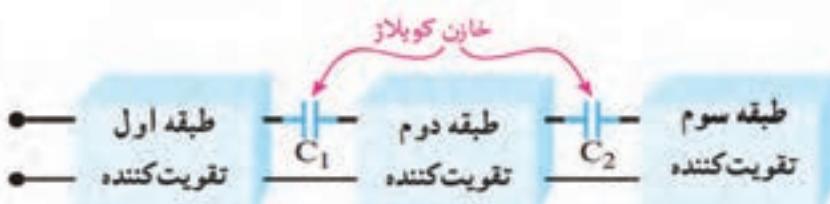

شکل ۴-۴- بلوک دیاگرام سه طبقه تقویت‌کننده با کوپلاز خازنی


مدار تقویت‌کننده با کوپلاز خازنی: به کوپلاز خازنی، کوپلاز RC نیز می‌گویند. دلیل این نام‌گذاری وجود خازن‌های کوپلاز و مقاومت‌های موجود در کلکتور ترانزیستور است که در طبقات تقویت‌کننده وجود دارد و یک مدار RC را تشکیل می‌دهد. در شکل ۵-۴ مدار یک تقویت‌کننده دو طبقه با کوپلاز RC نشان داده شده است. خازن‌های  $C_1$  و  $C_2$  خازن‌های کوپلاز هستند. به علت وجود خازن‌ها، ارتباط DC از خروجی یک طبقه به ورودی طبقه بعدی تقویت‌کننده قطع می‌شود.

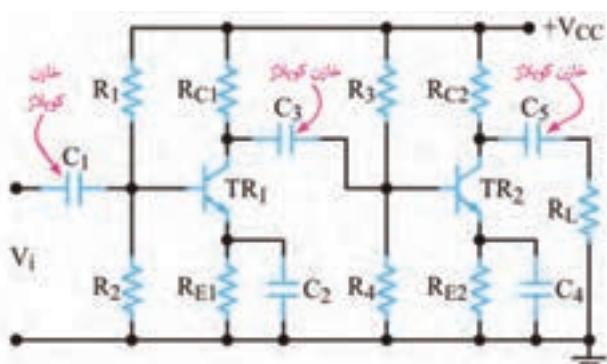

شکل ۴-۵- مدار یک تقویت‌کننده دو طبقه با کوپلاز RC



در شکل ۶-۴ تقویت‌کننده دو طبقه و شکل موج نقاط مختلف آن رسم شده است. در مورد عملکرد مدار و شکل موج نقاط مختلف گزارش کوتاهی بنویسید.

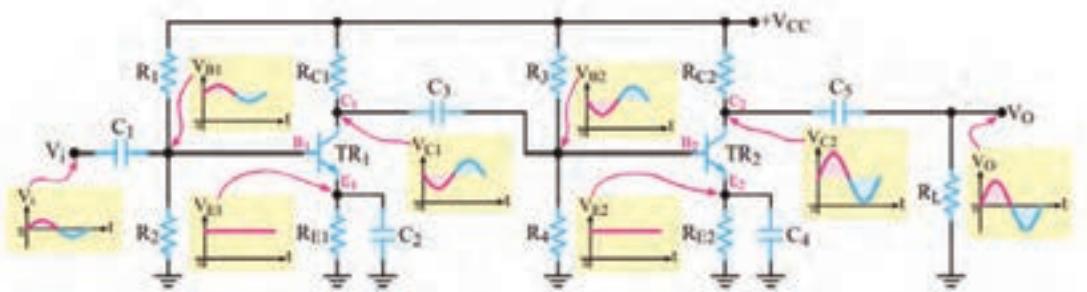

شکل ۶-۴-۱ مدار یک تقویت‌کننده دو طبقه با کوپلاز RC

**مزایا و معایب کوپلاز خازنی:** اتصال چند طبقه تقویت‌کننده از طریق کوپلاز خازنی به یکدیگر، دارای مزایا و معایبی به شرح زیر است:

(الف) یکی از مزایای این نوع کوپلاز، در این است که طبقات از نظر مقادیر DC ( نقطه کار ترانزیستورها ) کاملاً مستقل از هم هستند و تغییر نقطه کار یک طبقه، روی سایر طبقات اثر نمی‌گذارد.  
ب) اشکال عمده کوپلاز خازنی آن است که تقویت‌کننده، سیگنال‌های با فرکانس پایین را به درستی تقویت نمی‌کند.

پ) همچنین در این نوع تقویت‌کننده‌ها، به علت استفاده از تعداد زیاد مقاومت‌ها، تلفات توان افزایش می‌یابد و قدرت اعمال شده به بار کم می‌شود. در عمل، کوپلاز خازنی در تقویت‌کننده‌های با قدرت کم به کار می‌رود.

الف) با مراجعه به رسانه‌های مختلف، علت کاهش پاسخ فرکانسی در کوپلاز RC را بیابید و در قالب یک گزارش به کارگاه ارائه دهید.

ب) جدولی مطابق جدول ۶-۱ تهیه کنید و مزایا و معایب تقویت‌کننده با کوپلاز خازنی را به‌طور خلاصه و به‌تفکیک بنویسید.


#### جدول ۶-۱-۱ مزایا و معایب

جست و جو

ردیف	مزایا	معایب
۱		
۲		
۳		

### تقویت‌کننده‌های با کوپلاز ترانسفورماتوری

در کوپلاز RC به دلیل اینکه در هر تقویت‌کننده باید بین کلکتور ترانزیستور و منبع تغذیه یک مقاومت  $R$  وجود داشته باشد، افت توان در مقاومت  $R$  به وجود می‌آید. به این ترتیب، قدرتی که به بار می‌رسد کم است. برای برطرف کردن این عیب، بهویژه در تقویت‌کننده‌های با قدرت زیاد، از کوپلاز ترانسفورماتوری استفاده می‌کنند. به این ترتیب که اولیه یک ترانسفورماتور را به جای مقاومت  $R$  در کلکتور ترانزیستور قرار می‌دهند و موج خروجی را از ثانویه آن می‌گیرند و به ورودی طبقه بعدی می‌رسانند. ترانسفورماتورهای کوپلاز ممکن است از نوع افزاینده یا کاهنده ولتاژ باشند. در واقع ترانسفورماتور جایگزین شبکه RC کوپلاز می‌شود. ترانسفورماتور نیز مانند حافظه مانع اثرگذاری ولتاژ DC طبقات روی یکدیگر می‌شود. شکل ۷-۴ چگونگی اتصال دو طبقه تقویت‌کننده را به صورت بلوك دیاگرام و با کوپلاز ترانسفورماتوری نشان می‌دهد.

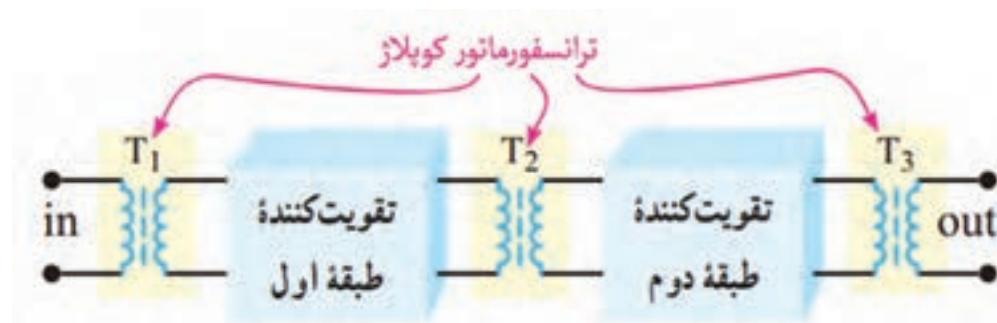


شکل ۷-۴-بلوک دیاگرام دو طبقه تقویت‌کننده با کوپلاز ترانسفورماتوری

نکته

هر ترانسفورماتور علاوه بر کوپلاز، نقش تطبیق امپدانس بین طبقات را نیز بمعهده دارد.



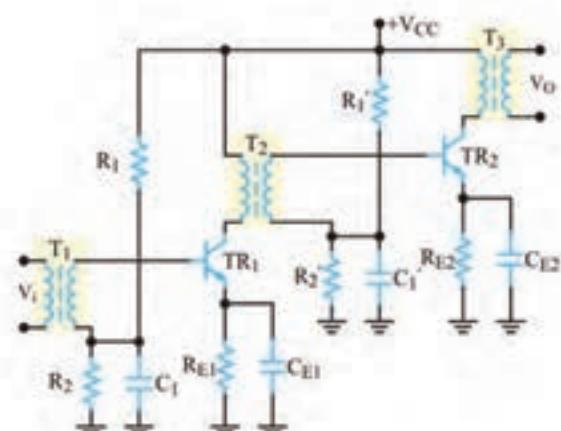**مدار تقویت‌کننده با کوپلاز ترانسفورماتوری:** در شکل ۷-۸ مدار یک نمونه تقویت‌کننده دو طبقه با کوپلاز ترانسفورماتوری را مشاهده می‌کنید.



به چه دلیل کوپلاز ترانسفورماتوری در فرکانس‌های بالا و پایین به خوبی عمل نمی‌کند؟ بررسی کنید و نتایج را به کارگاه ارائه دهید.

تحقيق



شکل ۷-۸-مدار تقویت‌کننده دو طبقه با کوپلاز ترانسفورماتوری


## مزایا و معایب کوپلاز ترانسفورماتوری

- تفویت‌کننده با کوپلاز ترانسفورماتوری دارای مزایا و معایبی به شرح زیر است:
- (الف) از مزایای ترانسفورماتور کاهش تلفات تقویت‌کننده و افزایش راندمان مدار است.
  - (ب) تطبیق امپدانس بین طبقات به راحتی انجام می‌شود.
  - (پ) ابعاد این نوع تقویت‌کننده‌ها به علت وجود ترانسفورماتور، بزرگ می‌شود.
  - (ت) در فرکانس‌های پایین به علت استفاده از بار سلفی پاسخ فرکانسی بدی دارد.
  - (ث) قیمت این تقویت‌کننده‌ها به علت استفاده از ترانسفورماتور افزایش می‌یابد. امروزه به دلیل وجود عیوب یادشده، در دستگاه‌های صوتی و تصویری به ندرت از تقویت‌کننده‌های با کوپلاز ترانسفورماتوری استفاده می‌شود.


فعالیت



مزایا و معایب تقویت‌کننده با کوپلاز ترانسفورماتوری را در جدولی به‌طور خلاصه به‌تفکیک بنویسید.

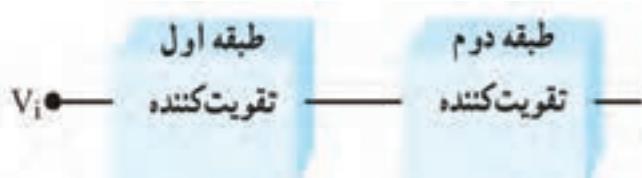

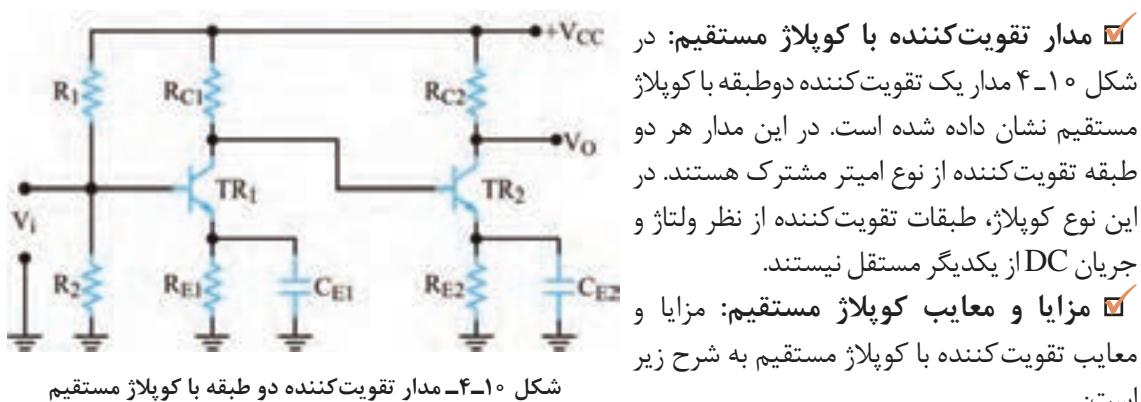شکل ۴-۹- بلوك دياگرام دو طبقه تقویت‌کننده با کوپلاز مستقيم



- (الف) از مزایای کوپلاز مستقيم صرفه‌جویی در قطعات و مقرنون به صرفه‌بودن آن از نظر اقتصادی است.
- (ب) در اين نوع تقویت‌کننده، فرکانس‌های خيلي کم حتی DC نيز به خوبی تقویت می‌شوند.
- (پ) تغييرات نقطه کار يك طبقه روی نقطه کار ساير طبقات تأثير می‌گذارد.

## فصل سوم: پروژه کاربردی آنالوگ

ت) مدار به شدت نسبت به حرارت حساس است.  
ث) در صورت بروز عیب در یکی از طبقات به سایر طبقه‌ها نیز آسیب وارد می‌سازد. بنابراین هنگام تعمیر دستگاه‌هایی که در آن تقویت‌کننده‌های با کوپلاز مستقیم به کار رفته است، باید توجه داشته باشید که در صورت سوختن یکی از ترانزیستورها، کلیه ترانزیستورها را مورد آزمایش قرار دهید و از صحت آنها اطمینان حاصل کنید.

فعالیت




- الف) حداقل مدار دو نمونه تقویت‌کننده را از نظر کوپلاز بررسی کنید و نتیجه را به کارگاه ارائه دهید.  
ب) جدولی تهیه کنید و مزايا و معایب تقویت‌کننده با کوپلاز مستقیم را به تفکیک بنویسید.

### الگوی پرسش

- ۱- برای انتقال حداکثر توان از یک طبقه تقویت‌کننده به طبقه دیگر باید امپدانس ..... طبقه اول با امپدانس ..... طبقه دوم برابر باشد.

غلط

صحیح

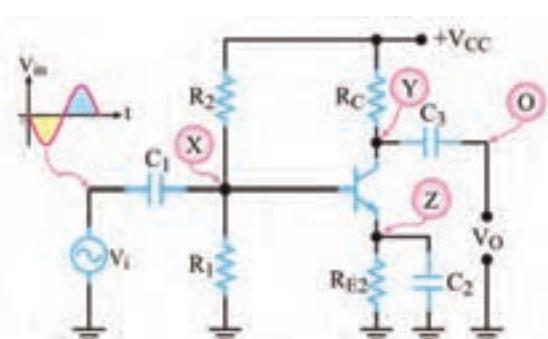

شکل ۴-۱۱-۴- مدار تقویت‌کننده

- ۲- با قطع خازن کوپلاز نقطه DC تقویت‌کننده کار تغییر می‌کند.


- ۳- کوپلاز را تعریف کنید و انواع آن را نام ببرید.

- ۴- مزايا و معایب کوپلاز ترانسفورماتوری را شرح دهید.

- ۵- برای کوپلاز دو تقویت‌کننده که در فرکانس‌های خیلی کم کار می‌کنند کدام نوع کوپلاز مناسب‌تر است؟

- ۶- با توجه به شکل موج ورودی تقویت‌کننده شکل ۴-۱۱-۴ شکل موج نقاط X,Y,Z و O را رسم کنید.

### ۴-۴ زوج دارلینگتون (Darlington Pair)

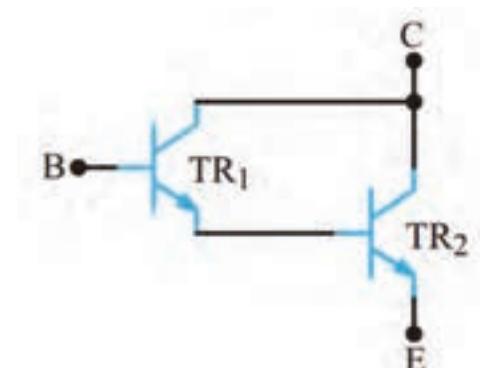


شکل ۴-۱۲- تقویت‌کننده زوج دارلینگتون

یک نمونه از تقویت‌کننده‌های دوطبقه با کوپلاز مستقیم، زوج دارلینگتون است که در شکل ۴-۱۲ نشان داده شده است. از آنجا که ترانزیستورهای قدرت اغلب دارای ضریب تقویت جریان ( $\beta$ ) کمی هستند، برای به دست آوردن ضریب تقویت جریان بزرگ‌تر از ترانزیستورهای زوج دارلینگتون استفاده می‌شود. مدار تقویت‌کننده زوج دارلینگتون دارای مقاومت ورودی زیاد است. اگر ضریب تقویت جریان ترانزیستور  $TR_1$  را  $\beta_1$  و ضریب تقویت جریان ترانزیستور  $TR_2$  را  $\beta_2$  فرض کنیم،

می‌توان ثابت کرد که ضریب تقویت جریان زوج دارلینگتون از رابطه  $\beta_T \approx \beta_1 \beta_2$  به دست می‌آید.

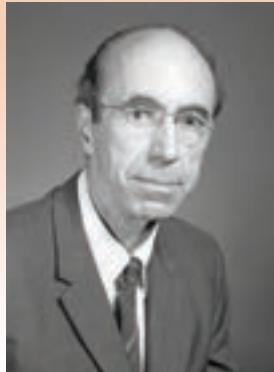با مراجعه به رسانه‌های مختلف، روش اثبات رابطه  $\beta_T \approx \beta_1 \beta_2$  را بیابید و در قالب یک گزارش ارائه کنید.



### آشنایی با مخترعین و دانشمندان

آقای سیدنی دارلینگتون مهندس برق بود و در سال ۱۹۰۶ در آمریکا متولد شد. وی در سال ۱۹۵۳ توانست ترانزیستور ترکیبی زوج دارلینگتون را اختراع کند. چند سال بعد یک دانشمند مجارستانی به نام چورج کلیفورد زیکلای اختراع ایشان را کامل کرد و ترانزیستور مکمل دارلینگتون را با استفاده از یک ترانزیستور PNP و یک ترانزیستور NPN اختراع نمود. دارلینگتون مکمل (Complementary) به نام ایشان (زوج زیکلای - Sziklai Pair) نامیده شد. سیدنی دارلینگتون در سال ۱۹۹۷ چشم از جهان بربست.

### زوج دارلینگتون در یک بسته‌بندی

کارخانه‌های سازنده قطعات نیمه‌هادی، زوج دارلینگتون را در یک بسته‌بندی و مشابه ترانزیستورهای ساده نیز به بازار عرضه می‌کنند. برای نمونه سری ترانزیستورهای ۲N ۶۳۸۴، ۲N ۶۳۸۵ و ۲N ۶۳۸۶ به صورت ترکیب دارلینگتون هستند. این ترانزیستورها به صورت NPN با  $\beta$  نزدیک به ۳۰۰۰ و قدرتی برابر ۱۰۰ وات ساخته می‌شوند. در شکل ۴-۱۳ ترانزیستور زوج دارلینگتون در یک بسته‌بندی نشان داده شده است.

**TIP120 Transistor**  
darlington pair



شکل ۴-۱۳- زوج دارلینگتون در یک بسته‌بندی و در یک آرایه

### فعالیت

با مراجعه به رسانه‌های مختلف برگه اطلاعات یک نمونه زوج دارلینگتون ساده و آرایه‌ای را بیابید و مشخصات آن را در یک جدول ارائه کنید.



### فصل سوم: پروژه کاربردی آنالوگ

#### الگوی پرسش

۱- زوج دارلینگتون دارای بهره جریان ..... و مقاومت ورودی ..... است.

۲- مدار شکل ۴-۱۴ زوج دارلینگتون NPN یا PNP است؟  $\beta_T$  کدام است؟

(۱) PNP ،  $\beta_T \approx \beta_1 \beta_2$  (۲) NPN ،  $\beta_T \approx \beta_1 \beta_2$

(۳) NPN ،  $\beta_T \approx \beta_1 + \beta_2$  (۴) PNP ،  $\beta_T \approx \beta_1 + \beta_2$

۳- در زوج دارلینگتون، کوپلر بین دو ترانزیستور از نوع مستقیم است.

صحیح  غلط

شکل ۴-۱۴- زوج دارلینگتون

بستن مدار تقویت‌کننده دو طبقه در نرم‌افزار

کار عملی ۱



هدف: بستن مدار تقویت‌کننده دو طبقه در نرم‌افزار و به دست آوردن نقطه کار DC و بهره ولتاژ مدار مواد، ابزار و تجهیزات: رایانه - نرم‌افزار مناسب - لوازم التحریر

نکته




ترانزیستوری که برای بستن مدار انتخاب می‌کنید باید دارای بتای ( $\beta$ ) ۷۵ تا ۱۰۰ باشد. ترانزیستورهای ۲SC۸۲۹، BC1۰۷، ۲N۲۲۱۹ هستند را می‌توانید به کار ببرید.

جدول ۴-۲

#### مراحل اجرای کار

- ۱- نرم‌افزار مولتی‌سیم یا هر نرم‌افزار مناسب دیگر را راهاندازی کنید.
- ۲- مدار شکل ۴-۱۵ را در فضای نرم‌افزار بیندید.
- ۳- منبع تغذیه ۱۵ ولت را به مدار وصل کنید.
- ۴- در حالی که سیگنال ژنراتور خاموش است بهوسیله ولتمتر DC ولتاژ هر یک از پایه‌های ترانزیستور را نسبت به نقطه مبدأ (زمین) اندازه بگیرید و مقادیر را در جدول ۴-۲ بنویسید.


ردیف	کمیت مورد اندازه‌گیری	مقدار واحد
۱	$V_{B1}$	
۲	$V_{BE1}$	
۳	$V_{C1}$	
۴	$V_{B2}$	
۵	$V_{BE2}$	
۶	$V_{C2}$	

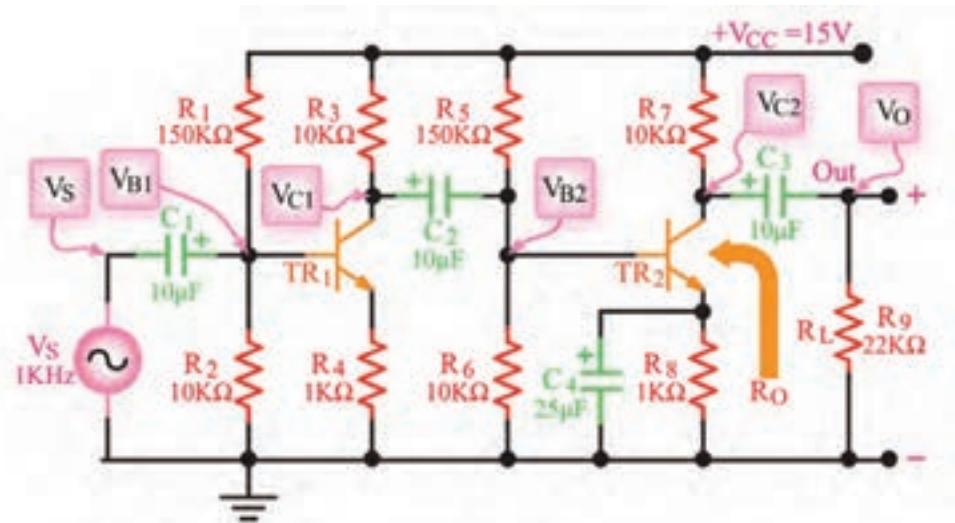

شکل ۴-۱۵- مدار تقویت کننده دو طبقه

۵- سیگنال ژنراتور را روشن کنید، فرکانس را روی ۱ KHz موج سینوسی قرار دهید و دامنه ولتاژ ورودی را طوری تنظیم کنید که دامنه سیگنال خروجی ( $V_o$ ) بدون تغییر شکل (اعوجاج) برابر با ۶ ولت پیک تا پیک شود.

۶- به وسیله اسیلوسکوپ شکل موج های  $V_{B1}$ ،  $V_o$  و  $V_{B2}$  را با مقیاس و فاز صحیح در نمودارهای شکل ۴-۱۶ رسم کنید. روی محورهای افقی مقدار Time/Div و روی محورهای قائم مقدار Volt/Div را مشخص کنید.

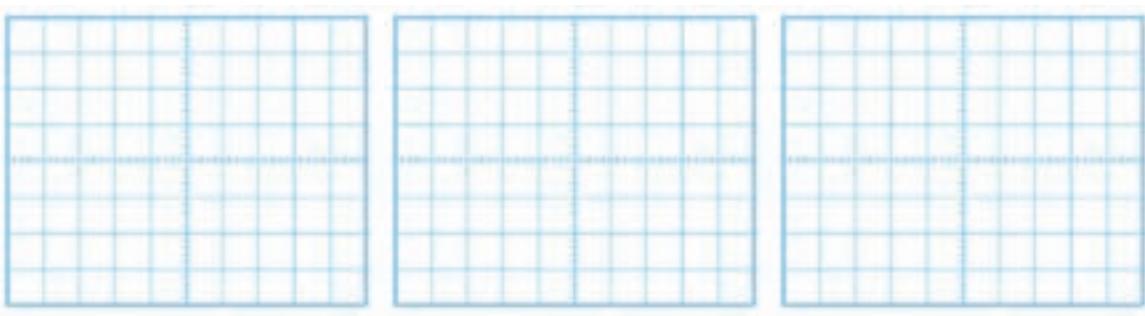

شکل ۴-۱۶- شکل موج نقاط مختلف مدار

۷- آیا فرایند تقویت در هر طبقه انجام شده است؟ آیا در هر طبقه تقویت کننده اختلاف فاز ۱۸۰ درجه وجود دارد؟ توضیح دهید. همچنین ولتاژ  $V_o$  و  $V_{C2}$  را از نظر DC مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید و عملکرد خازن کوپلаз را بررسی کنید. نتیجه را به اختصار بنویسید.

۸- مقدار پیک تا پیک هر یک از سیگنال ها را اندازه گیری کنید و نتایج را در جدول ۳-۴ بنویسید.

جدول ۴-۳

ردیف	کمیت مورد اندازه‌گیری	مقدار	واحد
۱	$V_{B1(PP)}$		
۲	$V_{C1(PP)}$		
۳	$A_{V1} = \frac{V_{C1(PP)}}{V_{B1(PP)}}$		
۴	$V_{B2(PP)}$		
۵	$V_{C2(PP)}$		
۶	$A_{V2} = \frac{V_{C2(PP)}}{V_{B2(PP)}}$		
۷	$V_{O(PP)}$		
۸	$A_V = \frac{V_{O(PP)}}{V_{B1(PP)}}$ کل		

۹- با استفاده از رابطه  $A_V = \frac{V_O}{V_{in}}$  مقادیر اندازه‌گیری شده، مقدار بهره ولتاز را در هر یک از طبقات و بهره کل را با استفاده از جدول ۴-۳ محاسبه کنید.

۱۰- مقدار  $A_V$  کل مدار را از رابطه  $A_V = \frac{V_O}{V_{in}}$  محاسبه کنید.

پژوهش

بررسی کنید آیا  
 $A_{VT} = A_{V1} \times A_{V2}$   
 است؟ چرا؟ نتیجه را در قالب  
 یک گزارش ارائه دهید.




## ۴-۵ ترانزیستور اثر میدان (Field Effect Transistor) FET

ترانزیستورهای معمولی به دلیل ساختار فیزیکی خاصی که دارند ترانزیستورهای دوپیوندی یا BJT نامیده می‌شوند. این ترانزیستورها قطعاتی هستند که جریان را کنترل می‌کنند. بهزبانی دیگر جریان عبوری بیس ترانزیستور جریان کلکتور را کنترل می‌کند. همچنین مقاومت ورودی ترانزیستور BJT کم است. از سوی دیگر در دستگاه‌های اندازه‌گیری مانند ولت‌متر و اسیلوسکوپ باید مقاومت ورودی زیاد باشد تا باعث بارگذاری روی مدار نشود و جریان نکشد. بنابراین استفاده از ترانزیستورهای BJT در این‌گونه دستگاه‌ها، کارایی لازم را ندارند. قطعه دیگری به نام ترانزیستور اثر میدان یا FET وجود دارد که جایگزین BJT می‌شود. ساختمان داخلی ترانزیستورهای اثر میدان یا FET در مقایسه با ترانزیستورهای BJT ساده‌تر است و مقاومت ورودی بسیار زیاد در حدود  $10\text{ M}\Omega$  تا  $100\text{ M}\Omega$  دارد. ترانزیستورهای اثرمیدان با ولتاژ کنترل می‌شوند و در ساختمان داخلی آنها فقط دو نوع نیمه‌هادی به کار می‌رود، به همین علت این ترانزیستورها را یک قطبی (Unijunction Transistor) یا تک‌پیوندی می‌گویند. ترانزیستورهای اثر میدان را در دو نوع JFET و MOSFET می‌سازند. MOS از اول کلمات Metal Oxide Semiconductor و به معنی نیمه‌هادی اکسیدفلز گرفته شده است.


## ۶-۴- ترانزیستور با اثر میدان پیوندی یا (Junction Field Effect Transistor) JFET



شکل ۴-۱۷- نیمههادی با ناخالصی N به عنوان کanal

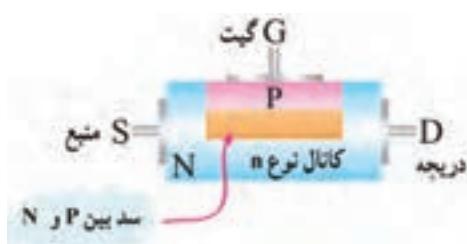

شکل ۴-۱۸- ساختمان JFET با کanal N

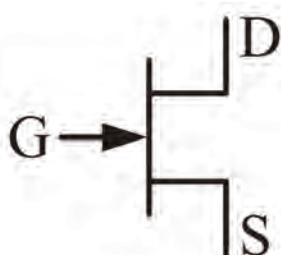

شکل ۴-۱۹- علامت اختصاری JFET با کanal N

این ترانزیستور در دو نوع با کanal N و P تولید می‌شود. در نوع کanal N، یک میله با ناخالصی کم از نوع N را در نظر می‌گیرند، این میله مانند یک مقاومت عمل می‌کند. اگر یک باتری، مطابق شکل ۴-۱۷ به دو سر این میله وصل کنیم، جریانی متناسب با ولتاژ دوسر باتری از آن عبور می‌کند. یک انتهای میله را که الکترون‌ها از آن خارج می‌شوند دریچه یا درین (Drain) و انتهای دیگر میله را، که الکترون‌ها به آن وارد می‌شوند منبع یا سورس (Source) نام‌گذاری می‌کنند. اگر در قسمتی از این میله یک فلز سه ظرفیتی نفوذ دهیم، لایه P شکل می‌گیرد و یک پیوند pn به وجود می‌آید. در این حالت ناحیه n را کanal و نیمههادی نوع p را دروازه یا گیت (Gate) می‌نامند. با اتصال دو سیم به دو طرف لایه N و یک سیم به لایه P یک عنصر سه‌پایه حاصل می‌شود که به ترانزیستور با اثر میدان‌پیوندی معروف است.

شکل ۱۸-۴ ساختمان JFET با کanal N و پایه‌های آن را نشان می‌دهد. علامت اختصاری JFET با کanal N را در شکل ۱۹-۴ ملاحظه می‌کنید. توجه داشته باشید که نوک پیکان به سمت داخل معرف گیت از نوع P است.


فیلم




### رفتار JFET در مدار

چنانچه مطابق شکل ۴-۲۰ گیت سورس را در گرایش معکوس قرار دهیم، موجب افزایش مقاومت کanal و کاهش جریان درین می‌شود. شکل ۴-۲۱ نشان می‌دهد که با کاهش  $V_{GG}$ ، عرض کanal بیشتر می‌شود و مقاومت کanal را کاهش می‌دهد. در این شرایط جریان درین بیشتری از مدار می‌گذرد. در شکل ۴-۲۲ مقدار  $V_{GS}$  را منفی تر کرده‌ایم. در این حالت، کanal باریک‌تر می‌شود و مقاومت کanal را افزایش می‌دهد. لذا جریان درین ( $I_D$ ) کمتری از مدار می‌گذرد.

### فصل سوم: پروژه کاربردی آنالوگ

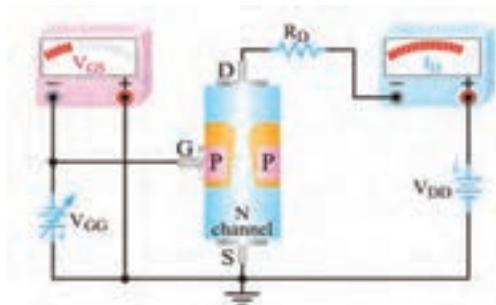

شکل ۴-۲۱- با  $V_{GG} = 0$  کمتر  $I_D$  بیشتر است.

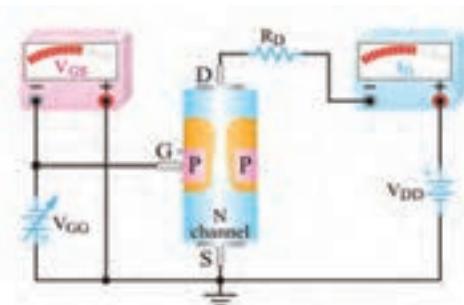


شکل ۴-۲۰-  $V_{GG}$  پیوند PN را به بایاس مخالف می‌برد.

شباهت‌های بین عبور جریان آب در یک شیر مانند شکل ۴-۲۳ و عبور جریان درین از یک ترانزیستور JFET را بباید. آیا بسته‌شدن شیر با منفی‌تر شدن ولتاژ  $V_{GS}$  قبل مقایسه است؟



شکل ۴-۲۳

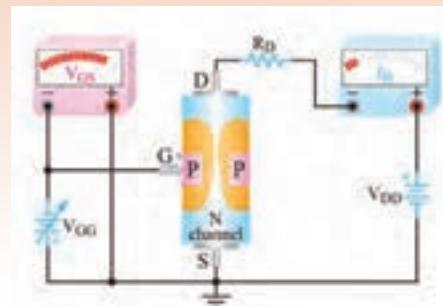


شکل ۴-۲۲- با  $V_{GG} < 0$   $I_D$  کم شده است.

فکر کنید



## ۴-۷ مقادیر حد در FET

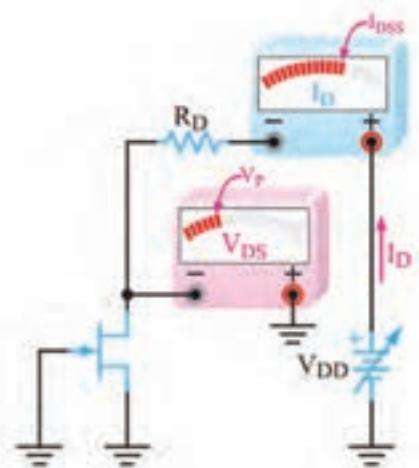


شکل ۴-۲۴-  $I_D = V_P$  ثابت و برابر  $I_{DSS}$  است.

**ولتاژ بحرانی  $V_P$  (Pinch off Voltage)**: اگر  $V_{GS} = 0$  باشد به مقدار  $V_{DS}$  که به بسته‌شدن حداکثری کanal منجر می‌شود، ولتاژ بحرانی ( $V_P$ ) می‌گویند. در این حالت جریان درین ( $I_D$ ) ثابت می‌ماند. برای یک FET با شماره فنی معین، مقدار  $V_P$  در برگه اطلاعات آن داده می‌شود.

**جریان درین سورس اشباع  $I_{DSS}$** : اگر  $V_{DS}$  به مقدار  $V_P$  و بیشتر از آن برسد،  $I_D$  ثابت می‌ماند. این جریان را جریان درین سورس اشباع می‌نامند و آن را با ( $I_{DSS}$ ) نمایش می‌دهند.  $I_{DSS}$  ماکزیمم جریانی است که JFET می‌تواند از خود عبور دهد. این جریان در برگه اطلاعات نوشته می‌شود. شکل ۴-۲۴ مداری از

JFET را نشان می‌دهد که در آن  $V_{DS} = V_P$  است و جریان درین برابر با  $I_{DSS}$  شده است.

ولتاژ شکست درین سورس ( $V_{Br}$ ): اگر  $V_{DS}$  را بیش از اندازه مجاز افزایش دهیم، در محل اتصال PN بایاس مخالف، پدیده شکست بهمنی رخ می‌دهد و جریان درین به سرعت افزایش می‌یابد. در این شرایط معمولاً JFET آسیب می‌بیند. ولتاژ شکست در JFET‌های معمولی حدود ۲۰ تا ۳۰ ولت است.

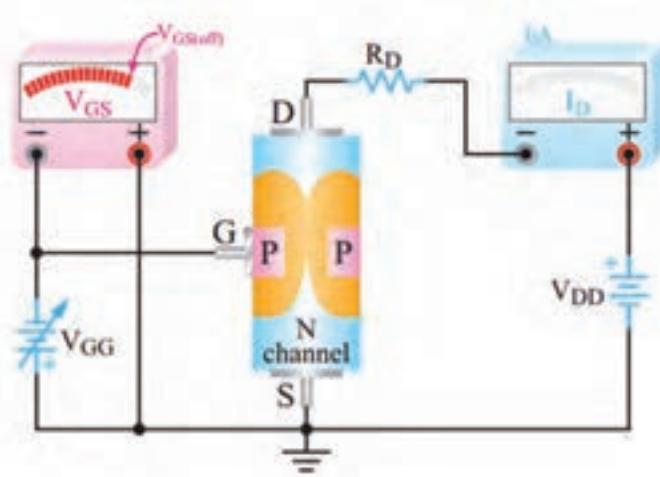

شکل ۴-۲۵ JFET در ناحیه قطع قرار دارد.

ولتاژ قطع گیت سورس ( $V_{GS\text{ off}}$ ): هرقدر  $V_{GS}$  منفی‌تر شود،  $I_D$  کاهش می‌یابد، مقدار  $V_{GS}$  که بتواند  $I_D$  را تقریباً به صفر برساند، ولتاژ قطع گیت سورس ( $V_{GS\text{ off}}$ ) نام دارد. معمولاً مقدار عددی ولتاژ قطع گیت سورس با مقدار عددی ولتاژ  $V_P$  برابر است. شکل ۴-۲۵ JFET را در حالت قطع (cut off) نشان می‌دهد.

برگه اطلاعات: همان‌طور که قبلاً گفته شد، مشخصات فنی ترانزیستورهای اثر میدان در برگه‌های اطلاعات (data sheet) داده می‌شود. برای دسترسی به اطلاعات کامل می‌توانید به سایت Alldatasheet.Com مراجعه نمایید. در شکل ۴-۲۶ بخشی از مشخصات یک نمونه JFET با کانال N با شماره ۸۴۶ LS آمده است.

نکته مهم

در صورت طرح سؤال جهت آزمون، جداول مربوط به data sheet به زبان اصلی حتماً در اختیار هنرجویان قرار داده شود.



## فصل سوم: پروژه کاربردی آنالوگ

توان تلک فناوری دارای درجه سانتی گراد




سیستم خطی

### Linear Integrated Systems

FEATURES	مشخصه ها
ULTRA LOW NOISE	نویز فوق العاده کم $e_n = 3\text{nV}/\text{Hz}$
LOW GATE LEAKAGE	جریان نشستی گیت بسیار کم $I_G = 15\text{pA}$
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS <sup>1</sup> @ 25 °C (unless otherwise stated)	مقادیر مکریم مطلق در درجه حرارت ۲۵ درجه سانتی گراد
Maximum Temperatures	حداکثر درجه حرارت
Storage Temperature	درجه حرارت نگهداری $-65 \text{ to } +150^\circ\text{C}$
Operating Junction Temperature	درجہ حرارت پیوند $-55 \text{ to } +135^\circ\text{C}$
Maximum Power Dissipation	حداکثر توان قابل تحمل
Continuous Power Dissipation @ +125 °C	350mW
Maximum Currents	جریان مکریم
Gate Forward Current	جریان موافق گیت $I_{G(F)} = 50\text{mA}$
Maximum Voltages	مکریم ولتاژ
Drain to Source	درین سورس $V_{DS0} = 60\text{V}$
Gate to Source	گیت سورس $V_{GSS} = 60\text{V}$
Gate to Drain	گیت درین $V_{GDS} = 60\text{V}$

### LS846 LOW NOISE, LOW LEAKAGE SINGLE N-CHANNEL JFET

کاتال N، نویز و جریان نشستی کم

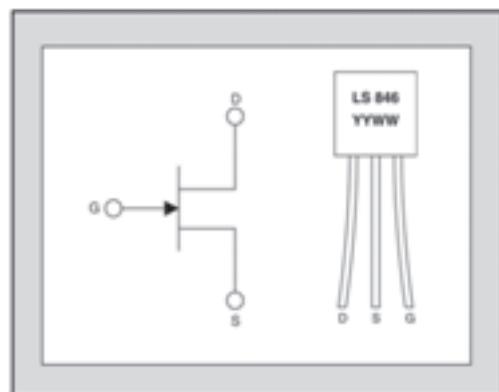

مشخصه های الکتریکی در ۲۵ درجه سانتی گراد  
(در غیر این صورت قید شده است.)

#### ELECTRICAL CHARACTERISTICS @ 25 °C (unless otherwise stated)

SYMBOL	CHARACTERISTIC	مشخصه ها	MIN	TYP	MAX	UNITS	CONDITIONS
$BV_{GSS}$	Gate to Source Breakdown Voltage		60			V	$V_{DS} = 0, I_D = 1\text{nA}$
$V_{GS(on)}$	Gate to Source Pinch-off Voltage		1		3.5	V	$V_{DS} = 15\text{V}, I_D = 1\text{nA}$
$V_{GS}$	Gate to Source Operating Voltage		0.5		3.5	V	$V_{DS} = 15\text{V}, I_D = 500\mu\text{A}$
$I_{oss}$	Drain to Source Saturation Current		1.5	5	15	mA	$V_{DG} = 15\text{V}, V_{GS} = 0$
$I_G$	Gate Operating Current			15	50	pA	$V_{DG} = 15\text{V}, I_D = 500\mu\text{A}$
$I_{G(R)}$	Gate Operating Current Reduced $V_{DG}$			5	30	pA	$V_{DG} = 3\text{V}, I_D = 500\mu\text{A}$
$I_{oss}$	Gate to Source Leakage Current				100	pA	$V_{DG} = 15\text{V}, V_{DS} = 0$
$Y_{os}$	Typical Output Conductance			0.2	2	$\mu\text{mho}$	$V_{DG} = 15\text{V}, I_D = 500\mu\text{A}$
NF	Noise Figure				0.5	dB	$V_{DS} = 15\text{V}, V_{GS} = 0, R_G = 10\text{M}\Omega, f = 100\text{Hz}, \text{NBW} = 6\text{Hz}$
$e_n$	Noise Voltage				11	$\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$	$V_{DS} = 15\text{V}, I_D = 500\mu\text{A}, f = 10\text{Hz}, \text{NBW} = 1\text{Hz}$
$C_{iss}$	Common Source Input Capacitance				8	pF	$V_{DS} = 15\text{V}, I_D = 500\mu\text{A}$

شکل ۴-۲۶- قسمتی از برگه اطلاعات یک نمونه JFET

یک عدد ترانزیستور JFET را در اختیار بگیرید و با توجه به شماره آن، برگه اطلاعات آن را پیدا کنید و پایه های آن را با استفاده از Data Sheet مشخص نمایید.

فعالیت عملی





با مراجعه به رسانه‌های مختلف بررسی کنید آیا با استفاده از اهمتر می‌توان پایه‌های ترانزیستور JFET را مشخص کرد؟ چگونه؟ نتیجه را در قالب یک گزارش ارائه دهید.

### الگوی پرسش

۱- ترانزیستورهای BJT عناصری کنترل شده با..... و ترانزیستورهای FET عناصری کنترل شده با..... هستند.

۲- مقاومت ورودی ترانزیستورهای BJT به علت وجود..... نسبتاً..... است.


۳- مقاومت ورودی ترانزیستورهای اثر میدان بسیار زیاد است.  صحیح  غلط

۴- FET یک ترانزیستور تک قطبی (unipolar) است.  صحیح  غلط

۵-  $I_{DSS}$  کدام است؟

(۱) جریان درین وقتی سورس اتصال کوتاه است. (۲) جریان درین در حالتی که مدار قطع است.

(۳) حد متوسط (میانگین) جریان درین (۴) حداکثر جریان ممکن درین

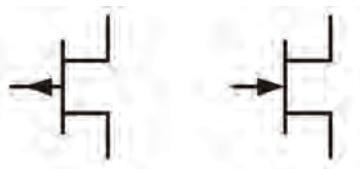

شکل ۴-۲۷- دو نوع JFET

۶- شکل ۴-۲۸ بخشی از برگه اطلاعات ترانزیستور JFET با شماره فنی ۲N۳۸۱۹ است. آن را به فارسی ترجمه کنید.

**2N3819**

#### N-Channel RF Amplifier

- \* This device is designed for RF amplifier and mixer applications operating up to 450MHz, and for analog switching requiring low capacitance.
- \* Sourced from process 50.



شکل ۴-۲۸- قسمتی از برگه اطلاعات JFET

۸- با توجه به برگه اطلاعات شکل ۴-۲۹ که مربوط به ترانزیستور ۲N۳۸۱۹ است. مقادیر ماکزیمم مطلق را بنویسید.

$T_{STG}$  ■ .....  $I_{GF}$  ■ .....  $I_D$  ■ .....  $V_{GS}$  ■ .....  $V_{DG}$  ■


### Epitaxial Silicon Transistor:

► **Absolute Maximum Ratings\***  $T_C = 25^\circ\text{C}$  unless otherwise noted

Symbol	Parameter	Ratings	Units
$V_{DG}$	Drain-Gate Voltage	25	V
$V_{GS}$	Gate-Source Voltage	-25	V
$I_D$	Drain Current	50	mA
$I_{GF}$	Forward Gate Current	10	mA
$T_{STG}$	Storage Temperature Range	-55 to 150	°C

شکل ۴-۲۹- قسمتی از برگه اطلاعات JFET

## آزمایش JFET در نرم افزار

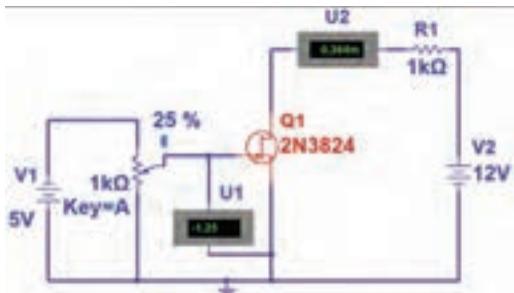

شکل ۴-۳۰- مدار کار عملی نرم افزاری

هدف: بررسی تأثیر تغییر  $V_{GS}$  بر روی جریان درین

مواد، ابزار و تجهیزات: رایانه - نرم افزار مناسب -  
لوازم التحریر

### مراحل اجرای کار:

- ۱- نرم افزار مولتی سیم یا هر نرم افزار مناسب دیگری را راه اندازی کنید.
- ۲- مدار شکل ۴-۳۰ را در فضای نرم افزار ببندید.
- ۳- منبع تغذیه ۱۲ ولت را به مدار وصل کنید.
- ۴- با تغییر مقدار مقاومت پتانسیومتر، مقدار  $V_{GS}$  و  $I_D$  را اندازه بگیرید و جدول ۴-۴ را کامل کنید.
- ۵- بیشترین جریان درین با چه مقداری از  $V_{GS}$  به وجود می آید؟
- ۶- جریان درین به ازای چه مقدار از  $V_{GS}$  برابر با صفر می شود؟


جدول ۴-۴

ردیف	درصد مقدار پتانسیومتر	$V_{GS}$	واحد	$I_D$	واحد	واحد
۱	۰					
۲	۱۰					
۳	۲۰					
۴	۳۰					
۵	۴۰					
۶	۴۵					
۷	۵۰					

## ۴-۸ تغذیه FET

برای ایجاد یک نقطه کار مناسب، باید ترانزیستور FET را نیز مانند ترانزیستور BJT بایاس کنیم. روش‌های بایاس FET با روش‌های بایاس BJT تفاوت اساسی ندارند، فقط باید توجه داشته باشیم که مقاومت ورودی

FET خیلی زیاد است، از این‌رو جریان بسیار کمی در حدود چند نانوآمپر یا پیکوآمپر از گیت عبور می‌کند. بنابراین معمولاً در محاسبات،  $I_G$  را مساوی صفر در نظر می‌گیرند. ترانزیستور FET نیز با روش‌های مختلف بایاس می‌شود که یک نوع آن شرح داده شده است.

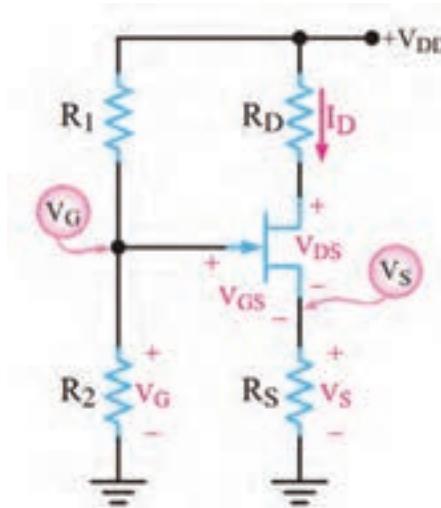

شکل ۴-۳۱- مدار بایاس با تقسیم‌کننده ولتاژ


**✓ بایاس تقسیم‌کننده ولتاژ (Voltage Divider Bias)** در این روش از مدار مقاومتی مطابق شکل ۴-۳۱ استفاده می‌کنیم. ولتاژ گیت از طریق مدار تقسیم ولتاژ  $R_1$  و  $R_2$  و ولتاژ سورس به‌وسیله مقاومت  $R_S$  تأمین می‌شود. بدلیل استفاده از دو مسیر مختلف برای تأمین  $V_{GS}$  این نوع تغذیه را، تغذیه مرکب نیز می‌گویند. با توجه به اینکه از گیت ترانزیستور جریانی نمی‌گذرد، ولتاژ گیت برابر افت پتانسیل در دو سر مقاومت  $R_2$  است و پتانسیل سورس از رابطه  $R_S \times I_D$  بهدست می‌آید. مقدار  $V_{GS}$  را رابطه  $V_{GS} = V_G - V_S$  قبل محاسبه است.

فیلم مربوط به کاربرد ترانزیستور FET را ببینید.

فیلم



## ۴-۹ موارد کاربرد ترانزیستورهای اثر میدان

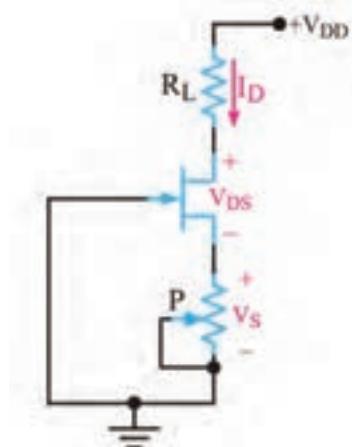

شکل ۴-۳۲- مدار منبع جریان با FET

### استفاده از FET در ساختن منابع جریان

منبع جریان مداری است که بتواند به بارهای مختلف جریان ثابت بدهد. اگر یک ترانزیستور FET مطابق شکل ۴-۳۲ تغذیه شود، در صورتی که آن بیش از  $V_P$  باشد، با تغییر  $R_L$  در بازه مشخص می‌تواند جریان ثابت  $I_D$  را ایجاد کند.



## آزمایش منبع جریان با JFET در نرم افزار


**هدف:** بررسی تأثیر تغییر بار بر روحی جریان درین

**مواد، ابزار و تجهیزات:** رایانه - نرم افزار مناسب -

لوازم التحریر

**مراحل اجرای کار:**

- ۱- نرم افزار مولتی سیم یا هر نرم افزار مناسب دیگر را راه اندازی کنید.
- ۲- مدار شکل ۴-۳۳ را در فضای نرم افزار بیندید.
- ۳- منبع تغذیه ۱۶ ولت را به مدار وصل کنید.

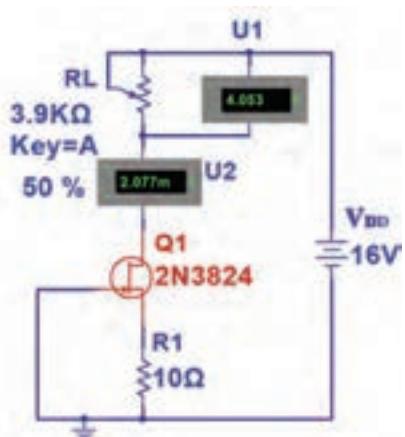

شکل ۴-۳۳- مدار منبع جریان با FET

نکته



پتانسیومتر به عنوان بار متغیر در مدار قرار دارد.  
با تغییر بار ولتاژ دو سر آن تغییر کرده و جریان  
عبوری از آن تقریباً ثابت می‌ماند.

- ۴- با تغییر مقدار مقاومت پتانسیومتر، مقدار  $I_D$  را مشاهده کنید. آیا  $I_D$  تغییر می‌کند؟ توضیح دهید.

جست و جو

بررسی کنید به چه دلیل جریان در مقاومت  $R_L$  ثابت می‌ماند. نتیجه را در قالب یک گزارش ارائه دهید.

- ۵- با تغییر پتانسیومتر از صفر در صد تا صد درصد، جریان درین چقدر تغییر نموده است؟

- ۶- مطابق جدول ۴-۵ در سه مرحله مقادیر خواسته شده را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

#### جدول ۴-۵


ردیف	درصد مقدار پتانسیومتر	$I_{RL} - I_D$	واحد	$V_{RL}$	واحد	واحد
۱	۰					
۲	۵۰					
۳	۱۰۰					

### استفاده از FET به عنوان تقویت‌کننده اولیه با امپدانس ورودی زیاد


چون تقویت‌کننده FET امپدانس ورودی زیادی دارد، می‌توان به عنوان تقویت‌کننده اولیه برای اتصال به منابعی مانند میکروفون‌های خازنی که مقاومت خروجی زیادی دارند، استفاده شود.

▣ **تقویت‌کننده‌های سیگنال کوچک FET:** یکی از کاربردهای مهم ترانزیستور FET در مدارهای تقویت‌کننده ولتاژ است. یک FET ممکن است به صورت تقویت‌کننده‌های سورس مشترک، گیت مشترک یا درین مشترک استفاده شود. هر یک از این سه آرایش، مشابه آرایش‌های ترانزیستور BJT است که مشخصات ورودی و خروجی خاص خود را دارد.

▣ **مدار تقویت‌کننده سورس مشترک (Common Source=CS):** در شکل ۴-۳۴ مدار تقویت‌کننده سورس مشترک با ترانزیستور JFET با کanal N را مشاهده می‌کنید. در شکل ۴-۳۵ مدار با مقادیر مقاومت‌های بایاس رسم شده است.

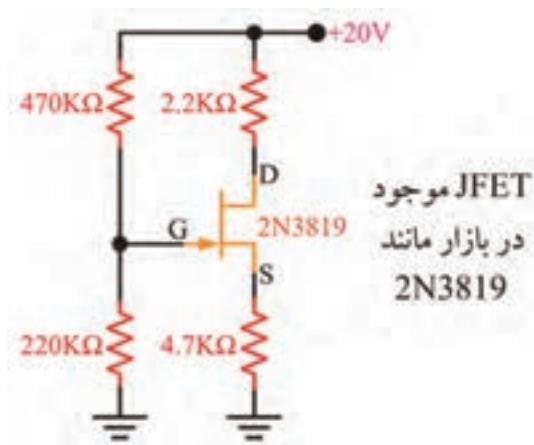

شکل ۴-۳۵- یک نمونه مقادیر مقاومت‌های بایاس

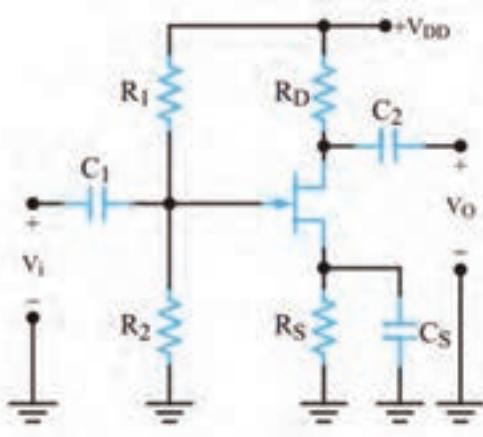

شکل ۴-۳۴- مدار تقویت‌کننده سورس مشترک


کار عملی ۴

### آزمایش تقویت‌کننده سورس مشترک در نرم‌افزار



هدف: به دست آوردن بهره ولتاژ و اختلاف فاز در تقویت‌کننده سورس مشترک  
مواد، ابزار و تجهیزات: رایانه - نرم‌افزار مناسب -  
لوازم التحریر  
مراحل اجرای کار:

- ۱- نرم‌افزار مولتی‌سیم یا هر نرم‌افزار مناسب دیگر را راهاندازی کنید.
- ۲- مدار شکل ۴-۳۶ را در فضای نرم‌افزار بیندید.

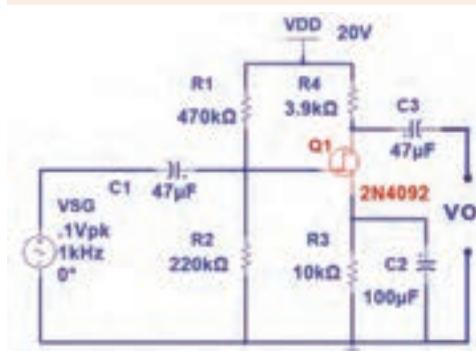

شکل ۴-۳۶- مدار تقویت‌کننده با FET

- ۳- منبع تغذیه ۲۰ ولت را به مدار وصل کنید.

۴- قبل از اعمال ولتاژ متناوب به مدار، بهوسیله ولتمتر موجود در نرمافزار  $V_{GS}$  و  $V_{DS}$  را اندازه بگیرید  
و یادداشت کنید.

$$V_{GS} = \dots \quad V_{DS} = \dots$$

- ۵- سیگنال سینوسی با دامنه ۱۰٪ ولت پیک و فرکانس ۱۰۰۰ هرتز را به مدار اعمال کنید.

۶- موج ورودی و خروجی مدار را روی صفحه اسیلوسکوپ نرم افزار به صورت پایدار ظاهر کنید.

۷- دامنه پیک تا پیک موج ورودی و خروجی را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

۸- بهره ولتاژ مدار را محاسبه کنید.

۹- اختلاف فاز بین ولتاژ ورودی و خروجی مدار را اندازه بگیرید.


$$V_{IN(PP)} = \dots \text{ ولت} \quad V_{O(PP)} = \dots \text{ ولت} \quad A_V = \dots \text{ مرتبه} \quad \Phi = \dots \text{ درجه}$$

فیلم ترانزیستورهای MOSFET و IGFET های قدرت را بینید.



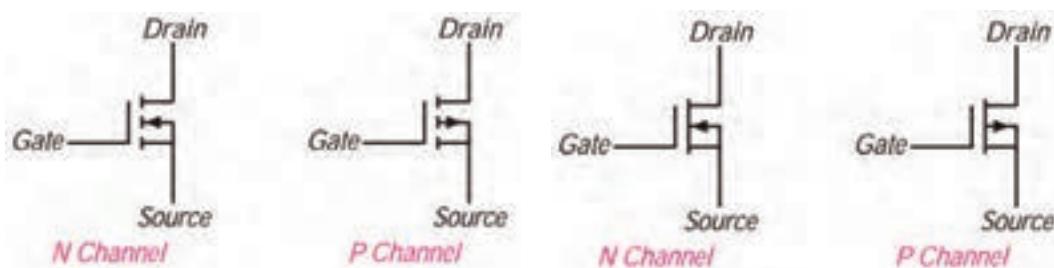۱۰-۴ ترانزیستور اثر میدان با گیت عایق شده با (Insulated Gate FET) IGFET

در این ترانزیستور، گیت با لایه اکسید سیلیکون از کانال جدا می‌شود و هیچ جریانی از گیت عبور نمی‌کند. لذا مقاومت ورودی آن فوق‌العاده افزایش می‌یابد. این ترانزیستور را بیشتر به نام MOSFET می‌شناسند. نامی که از ساختار فیزیکی آن برگرفته شده است و اول کلمات Metal Oxide Semiconductor FET به مفهوم ترانزیستور اثر میدان با نیمه‌هادی اکسید فلز است. MOSFET‌ها در دو نوع با کانال تهی‌شونده و کانال تشکیا شونده ساخته می‌شوند. نماد این نوع ترانزیستورها در شکل ۳۷-۴ نشان داده شده است.



ب) MOSFET با کانال تشکیل شونده

### الف) MOSFET با کanal تهی شونده

شکل ۴-۳۷- علامت اختصاری MOSFET‌ها

## (POWER MOSFET) های قدرت MOSFET

در MOSFET‌های با کانال تشکیل شونده متدال فقط لایه نازکی از کانال به صورت افقی قرار دارد. این لایه مقاومت نسبتاً بالایی را بین درین و سورس ایجاد می‌کند. لذا این نوع MOSFET‌ها برای کار در قدرت‌های پایین مورد استفاده

قرار می‌گیرند. اما LD MOSFET (Laterally Diffused MOSFET) نام‌گذاری شده‌اند ساختاری با کanal عرضی متفاوت با MOSFET‌های با کanal تشکیل‌شونده دارند و از نوع بهبود یافته هستند و برای کاربرد در قدرت‌های بالا طراحی شده‌اند. کanal در این قطعه نسبت به MOSFET‌های متداول، کوتاه‌تر است در نتیجه مقاومت کمتری ایجاد می‌کند. این خاصیت سبب تحمل ولتاژ بالاتر و عبور جریان بیشتر می‌شود.


### VMOSFET



مثال دیگری از MOSFET‌های قدرت، VMOSFET‌ها هستند که برای قدرت بالاتر طراحی شده‌اند. در این نوع MOSFET‌ها، کanal کوتاه‌تر و عریض‌تر است، لذا مقاومت کمتری را بین درین و سورس ایجاد می‌کند. در نهایت جریان بیشتری می‌تواند از کanal عبور نماید. به این ترتیب VMOSFET‌ها توان بیشتری دارند و پاسخ فرکانسی آنها مطلوب‌تر است. شکل ۴-۳۸ تصویر ظاهری یک نمونه MOSFET قدرت را نشان می‌دهد.

شکل ۴-۳۸- یک نمونه MOSFET قدرت

## ۱۱-۴ عملکرد MOSFET به عنوان کلید (MOSFET Switching Operation)

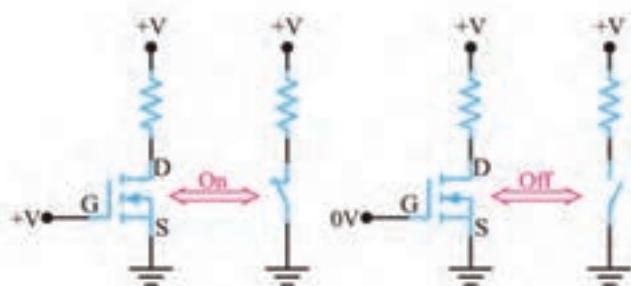

شکل ۴-۳۹- MOSFET به عنوان کلید

MOSFET‌های با کanal تشکیل‌شونده علاوه بر تقویت‌کنندگی، به عنوان کلید نیز به کار می‌روند. شکل ۴-۳۹ مدار MOSFET را به عنوان کلید نشان می‌دهد.



فعالیت در منزل

کار عملی ۵




### آزمایش MOSFET به عنوان کلید در نرم‌افزار

**هدف:** بررسی عملکرد MOSFET به عنوان کلید  
**مواد، ابزار و تجهیزات:** رایانه - نرم‌افزار مناسب - لوازم التحریر  
**مراحل اجرای کار:**

- ۱- نرم‌افزار مولتی‌سیم یا هر نرم‌افزار مناسب دیگر را راهاندازی کنید.
- ۲- مدار شکل ۴-۴۰ را در فضای نرم‌افزار بیندید.
- ۳- منبع تغذیه  $V_1$  را روی ۱۰ ولت و  $V_2$  را روی ۱۲ ولت تنظیم کنید. سپس مدار را راهاندازی کنید.
- ۴- منبع ولتاژ متغیر ( $V_{GS}$ ) را به تدریج از صفر ولت افزایش دهید. کمترین ولتاژ  $V_{GS}$  که به‌ازای آن

### فصل سوم: پروژه کاربردی آنالوگ

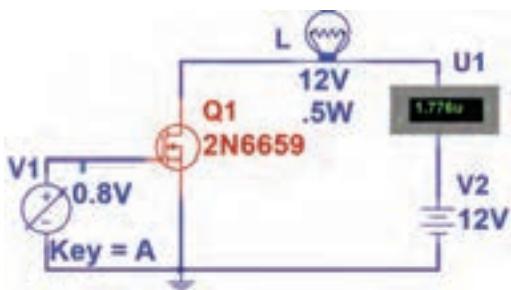

شکل ۴-۴۰ به عنوان کلید MOSFET

جريان در مدار برقرار و کلید ترانزیستوری وصل می‌شود، چند ولت است؟


$$\text{V} = \text{ ولتاژ وصل کلید}$$

$$\text{V} = \text{ ولتاژ آستانه روشن شدن}$$

۵- پس از وصل کلید جریان عبوری از مدار چند آمپر است؟

$$I_D = \dots \text{A}$$

نتایج به دست آمده را در قالب یک گزارش ارائه دهید.

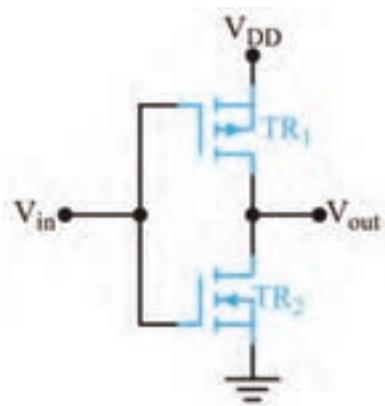

شکل ۴-۴۱ CMOS

### (ComplementaryMOSFET): CMOS

با سری کردن دو نوع MOSFET با کانال N و P مانند شکل ۴-۴۱ CMOS ساخته می‌شود. از مزایای CMOS تلفات توان بسیار کم آن است. زیرا با سری کردن دو نوع MOSFET یکی از همواره قطع است و اساساً از منبع جریانی کشیده نمی‌شود. این مدار مانندگیت NOT در دیجیتال عمل می‌کند. وقتی ورودی صفر یا LOW است، مقدار ولتاژ خروجی برابر با «V<sub>DD</sub>» یا «High» است. وقتی ولتاژ ورودی برابر V<sub>DD</sub> یا High باشد ولتاژ خروجی صفر یا «Low» است.

کار عملی ۶

### آزمایش CMOS به عنوان گیت NOT در نرم افزار



هدف: ترکیب MOSFET با کانال N و P و ساختن مدار CMOS


مواد، ابزار و تجهیزات: رایانه - نرم افزار مناسب - لوازم التحریر

مراحل اجرای کار:

۱- نرم افزار مولتی سیم یا هر نرم افزار مناسب دیگر را راه اندازی کنید.

۲- مدار شکل ۴-۴۲ را در فضای نرم افزار بیندید.

۳- کلید S1 را در وضعیت صفر (۰) منطقی (اتصال به زمین) و یک (۱) منطقی (اتصال به +۵) قرار دهید و عملکرد گیت NOT را بررسی کنید.

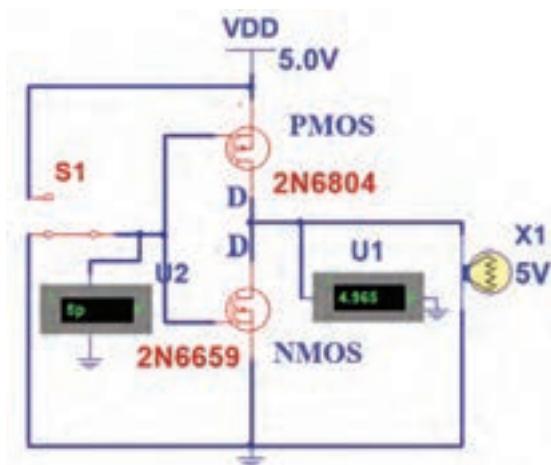

شکل ۴-۴۲

## ۱۲-۴ شکل ظاهری ترانزیستورهای FET




شکل ۱۲-۴۳ نمای ظاهری چند نمونه MOSFET

در شکل ۱۲-۴۳ نمای ظاهری چند نمونه JFET و MOSFET را مشاهده می‌کنید.

### بیشتر بدانید

امروزه ترانزیستورهای خاص با نام (Insulated - Gate - Bipolar - Transistor IGBT) ساخته شده است. ساختار این ترانزیستورها مشابه BJT است با این تفاوت که پایه بیس آن با نام گیت مشخص می‌شود و مشابه گیت MOSFET عمل می‌کند. بنابراین ورودی این قطعه شبیه FET و خروجی آن مشابه ترانزیستور دو قطبی (BJT) است. در شکل ۱۲-۴۴ نماد و چند نمونه از شکل ظاهری IGBT نشان داده شده است.

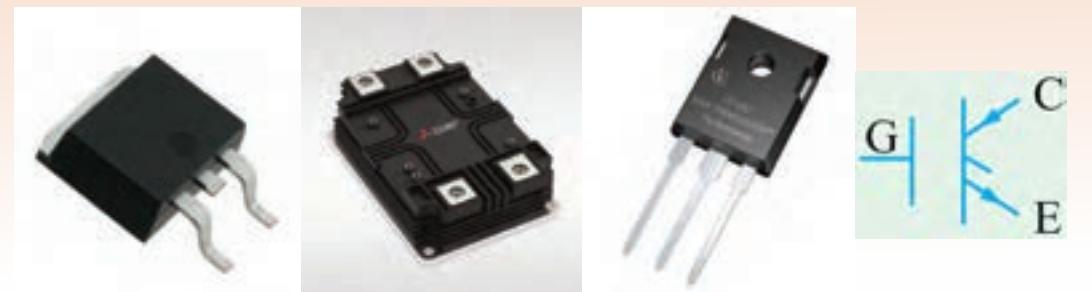

شکل ۱۲-۴۴ نماد و شکل ظاهری چند نمونه IGBT

از این قطعه می‌توان جریان بسیار زیاد (حدود صدها آمپر) را عبور داد. همچنین ولتاژ کار آن بالا بوده و می‌تواند به حدود ۶۰۰۰ ولت برسد. به این ترتیب IGBT قادر است توان صدها کیلووات را تحمل کند. این قطعه به دلیل داشتن راندمان بالا و سوئیچینگ سریع، در دستگاه‌های مدرن اتومبیل‌ها و قطارهای برقی، یخچال‌ها با توانایی سرمایش سریع، سیستم هواساز با راندمان بالا، آمپلی‌فایرها سوئیچینگ، منابع تغذیه و خطوط تولیدی صنعتی کاربرد دارد.


فیلم مربوط به IGBT‌ها و کاربرد آن را ببینید.

فیلم



### الگوی پرسش

- ۱- انواع MOSFET را نام ببرید.
- ۲- MOS اول کلمات انگلیسی ..... و به معنی ..... است.
- ۳- با مراجعه به منابع مختلف، نام پایه‌های قطعات نشان داده شده در شکل ۴-۴۵ (a, b, c, d) را بنویسید.
- ۴- با نظر ساخت (تشکیل‌شونده یا تهی‌شونده) را تعیین کنید.

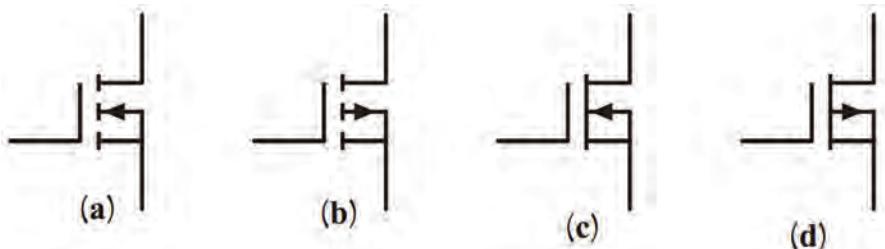

شکل ۴-۴۵


- ۴- عملکرد MOSFET با کanal N تشکیل‌شونده را به عنوان سوئیچ شرح دهید.

## ۱۳-۴- تقویت کننده تفاضلی (Differential Amplifier)

در تقویت کننده‌های معمولی مانند امپتر مشترک می‌توان به ضریب تقویت کافی و پایداری حرارتی مناسب دست یافت. ولی به دلیل وجود خازن، در این نوع تقویت کننده‌ها فرکانس‌های کم و سیگنال DC به درستی تقویت نمی‌شوند و ضریب تقویت کاهش می‌یابد. برای تقویت سیگنال‌های با فرکانس پایین و DC از تقویت کننده تفاضلی (differential amp - دیفرانسیلی) استفاده می‌کنیم. یکی از مشکلات تقویت کننده‌هایی که تاکنون آنها را بررسی کرده‌ایم ناتوانی در تفکیک سیگنال از نویز است. این تقویت کننده‌ها سیگنال و نویز را به یک اندازه تقویت می‌کنند. در صورتی که تقویت کننده تفاضلی دارای قابلیت جداسازی سیگنال از نویز است و می‌تواند هر کدام را با ضریب تقویت متفاوتی به خروجی مدار منتقل کند.

فیلم


فیلم تقویت کننده تفاضلی را ببینید.

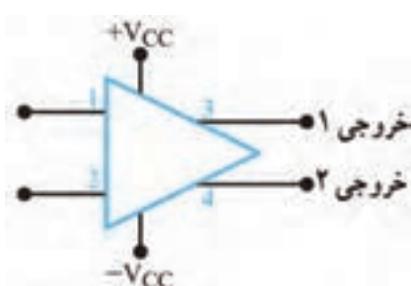

شکل ۴-۴۶- نقشه فنی تقویت کننده تفاضلی

### نقشه فنی تقویت کننده تفاضلی

در شکل ۴-۴۶ نقشه فنی تقویت کننده تفاضلی نشان داده شده است. همان‌طور که می‌بینید، در این شکل دو ترمینال ورودی مثبت و منفی و دو ترمینال خروجی وجود دارد. به منظور استفاده از این تقویت کننده‌ها، ابتدا باید ارتباط این ترمینال‌ها را با هم بدانیم تا بتوانیم تقویت کننده را به کار ببریم. به شکل ۴-۴۶ دقت کنید، در این شکل علاوه بر ترمینال‌های ورودی و خروجی، دو ترمینال دیگر نیز برای

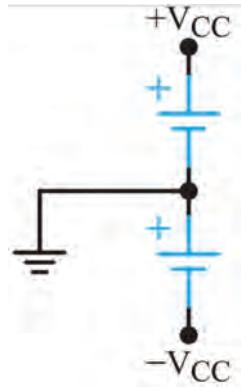


شکل ۴-۴۷- چگونگی ایجاد تغذیه متقارن

اتصال به خط تغذیه متقارن وجود دارد. چگونگی ایجاد خط تغذیه متقارن در شکل ۴-۴۷ نشان داده شده است. ولتاژهای ورودی را می‌توان به یک یا هر دو ترمینال ورودی اعمال کرد. ولتاژ خروجی نیز در هر دو ترمینال خروجی ظاهر می‌شود. البته از نظر زاویه فاز، بین ترمینالهای ورودی و خروجی، قطب‌های متفاوتی وجود دارد.


#### آرایه‌های تقویت‌کننده‌های تفاضلی

در شکل‌های ۴-۴۸ تقویت‌کننده تفاضلی را به صورت نقشه بلوکی مشاهده می‌کنید. این تقویت‌کننده در حالت یک ورودی و دو خروجی بسته شده است. به‌شکل موج‌های ورودی و خروجی مدار توجه کنید. در این مدار با اعمال یک ورودی، دو سیگنال با ۱۸۰ درجه اختلاف فاز و دامنه برابر در خروجی به وجود آمده است. در این حالت مدار به عنوان جداکننده فاز استفاده شده است.

از مدار تقویت‌کننده تفاضلی با یک ورودی و دو خروجی می‌توان به عنوان مدار ایجاد‌کننده دو موج با دامنه مساوی و فاز مخالف ( جداکننده فاز) استفاده کرد.

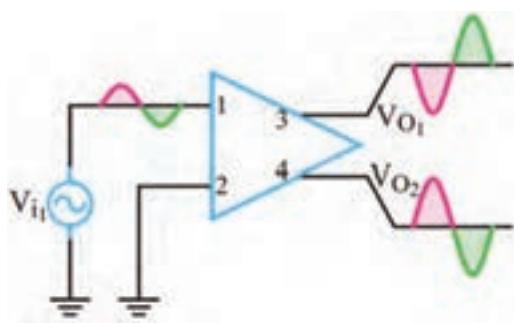

شکل ۴-۴۸- تقویت‌کننده تفاضلی با یک ورودی و دو خروجی

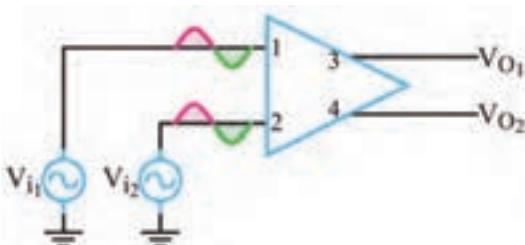


شکل ۴-۴۹- تقویت‌کننده با دو ورودی مساوی و هم‌فاز و دو خروجی

در شکل ۴-۴۹ دو ورودی هم فاز و با دامنه مساوی به ورودی تقویت‌کننده داده شده است. در این حالت دامنه هر دو خروجی صفر است. این حالت را حالت سیگنال مشترک یا common mode می‌گویند.


در شکل ۵۰ همان‌طور که ملاحظه می‌شود، با دادن دو سیگنال با فاز مخالف به ورودی‌ها، دو سیگنال تقویت شده به اندازه دو برابر شرایط معمولی در خروجی به دست می‌آید.

#### بارش فکری:

اگر به دو ورودی تقویت‌کننده تفاضلی دو موج با دامنه مساوی و فاز برابر طبق شکل ۴-۵۱ بدهیم، این حالت سیگنال مشترک (Common Mode Input) نام دارد. در این حالت دامنه  $V_{O1}$  و  $V_{O2}$  چقدر است؟ این مدار چه کاربردی دارد؟

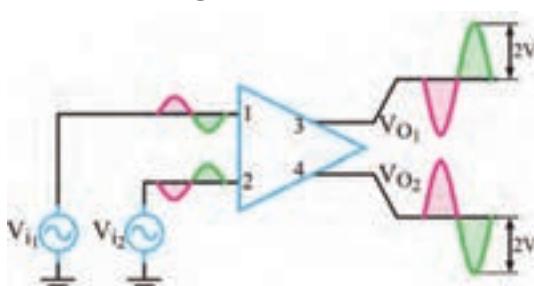

شکل ۴-۵۰- تقویت‌کننده تفاضلی با عملکرد دو ورودی تفاضلی و دو خروجی

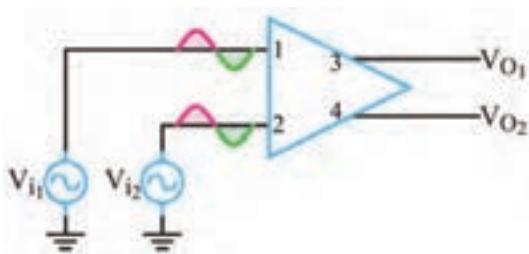

شکل ۴-۵۱- تقویت‌کننده تفاضلی در حالت سیگنال مشترک

### الگوی پرسش

با مراجعه به رسانه‌های مختلف بررسی کنید به‌چه دلیل سیگنال‌های خروجی تعریف شده در شکل ۴-۵۰ تا ۴-۴۸ به وجود می‌آید.

تحقیق



- ۱- تقویت‌کننده تفاضلی می‌تواند سیگنال‌های بافر کانس..... و ..... را تقویت کند.
- ۲- با توجه به شکل ۴-۵۱ در صورتی که دامنه هردو سیگنال ورودی هم‌زمان کاهش یا افزایش یابد چه تغییری در خروجی ایجاد می‌شود؟
- ۳- تقویت‌کننده تفاضلی در حالت یک ورودی و دو خروجی، دو سیگنال تقویت شده با دامنه برابر و  $180^\circ$  درجه اختلاف فاز تولید می‌کند.      صحیح       غلط

## ۴-۱۴ تقویت‌کننده عملیاتی (Operational Amplifier - op-Amp)

در تقویت‌کننده‌های عملیاتی از تقویت‌کننده‌های تفاضلی استفاده شده است. تقویت‌کننده‌های عملیاتی که به اختصار Op - Amp نامیده می‌شوند تقویت‌کننده‌هایی با کوپلاژ مستقیم هستند که ضریب تقویت ولتاژ بسیار بزرگی دارند. بنابراین اگر به ورودی‌های Op - Amp اختلاف پتانسیل بسیار کوچکی اعمال شود، در خروجی آن ولتاژ بسیار بزرگی به وجود می‌آید و در عمل، تقویت‌کننده‌های وارد ناحیه اشباع می‌شود. ولی ضریب تقویت Op-Amp به روش‌های مختلف قابل کنترل است. تقویت‌کننده‌های عملیاتی در سیستم‌های الکترونیکی کاربردهای متنوعی دارند. از نظر اقتصادی نیز ارزان قیمت‌اند و از مزایایی چون ابعاد کوچک، قابلیت اطمینان بالا و پایداری حرارتی خوب برخوردارند. امروزه تقریباً تقویت‌کننده‌های عملیاتی جایگزین قطعات مجزا شده‌اند.


### نماد و شکل ظاهری تقویت‌کننده عملیاتی

برای نخستین بار نام تقویت‌کننده عملیاتی به تقویت‌کننده‌هایی اختصاص داده شد که دارای ضریب تقویت بسیار زیاد بودند. این تقویت‌کننده‌ها نیاز به ولتاژ بالایی داشتند و برای انجام عملیات ریاضی مانند جمع، تفریق، ضرب و تقسیم مورد استفاده قرار می‌گرفتند. با مرور زمان و پیشرفت فناوری، نوع پیشرفته و جدید تقویت‌کننده‌های عملیاتی با مشخصات:

- ولتاژ کار کم
- قیمت ارزان
- دسترسی آسان

طراحی و ساخته شدند و به بازار عرضه گردیدند. این تقویت‌کننده‌ها در زمینه‌های مختلف مانند کامپیوتر، سیستم‌های کنترل، ارتباطات، منابع تغذیه، مولد سیگنال، نمایشگر و دستگاه‌های اندازه‌گیری به کار می‌روند.

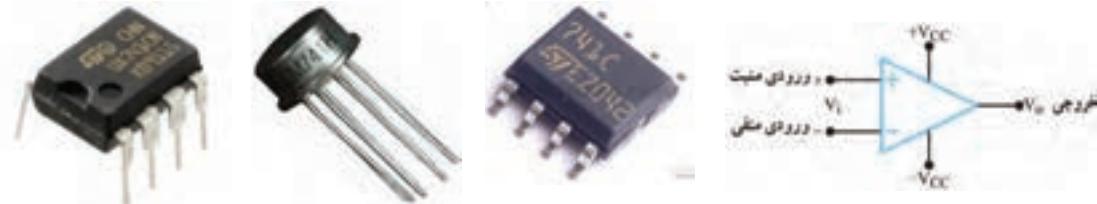نماد (نشانه فنی) استاندارد و شکل چند نمونه تقویت‌کننده عملیاتی (Op - Amp) در شکل الف و ب ۴-۵۲ نشان داده شده است.



ب) چند نمونه شکل ظاهری تقویت‌کننده عملیاتی


الف) نماد تقویت‌کننده عملیاتی

شکل ۴-۵۲- نماد و شکل ظاهری تقویت‌کننده عملیاتی
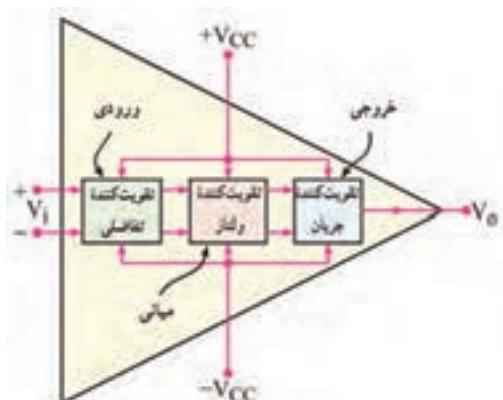
### بلوک دیاگرام مدار داخلی تقویت‌کننده عملیاتی

در شکل ۴-۵۳ بلوک دیاگرام مدار داخلی یک تقویت‌کننده عملیاتی نشان داده شده است. تقویت‌کننده‌های عملیاتی تعداد قطعات الکترونیکی زیادی دارند و به صورت‌های مختلف و پیچیده ساخته می‌شوند. در مجموع بلوک دیاگرام یک تقویت‌کننده عملیاتی از سه قسمت اصلی تشکیل شده است.

(الف) طبقه ورودی (تفاضلی)    (ب) طبقه میانی (ولتاژ)    (پ) طبقه خروجی (تقویت توان)



در شکل ۴-۵۴ مدار ساخته شده با قطعات مجرا را مشاهده می‌کنید.

پژوهش

با مراجعه به سامانه‌های مختلف، نقشه فنی مدار داخلی تقویت‌کننده Op-Amp با شماره فنی ۷۴۱ را بباید و در مورد تعداد قطعات موجود در آن گزارشی تهیه کنید و ارائه دهید.

شکل ۴-۵۳- بلوک دیاگرام مدار داخلی تقویت‌کننده عملیاتی



شکل ۴-۵۴- مدار داخلی آی‌سی ۷۴۱ با قطعات مجرا

### تقویت‌کننده عملیاتی ایده‌آل

یک تقویت‌کننده عملیاتی ایده‌آل باید دارای مشخصاتی به شرح زیر باشد:

- ۱- مقاومت ورودی بی‌نهایت
- ۲- مقاومت خروجی صفر
- ۳- بهره ولتاژ بی‌نهایت
- ۴- بهره جریان بی‌نهایت.

### مشخصات تقویت‌کننده عملیاتی واقعی

تقویت‌کننده عملیاتی ایده‌آل، در عمل وجود ندارد ولی کارخانه‌های سازنده سعی می‌کنند تا حد امکان به این

### فصل سوم: پروژه کاربردی آنالوگ

ضرایب نزدیک شوند. تقویت‌کننده‌های عملیاتی به صورت مدارهای مجتمع یک پارچه (IC) ساخته می‌شوند که معمول‌ترین آنها، آی‌سی XX741 است.

نکته

به جای XX معمولاً دو یا چند حرف قرار می‌گیرد. به عنوان مثال آی‌سی‌های LM741 و 741 نمونه‌هایی از این موارد است. تقویت‌کننده‌های سری 741 غالباً دارای مشخصات تقریبی به شرح زیر هستند:

$$Z_O = 50\Omega \quad Z_I = 2M\Omega$$

$$A_V = 2 \times 10^5 \quad A_I = 5 \times 10^9$$



با مراجعه به سایت‌های اینترنتی مانند Datasheet.com مشخصات چند نمونه آی‌سی تقویت‌کننده عملیاتی را استخراج کنید.


تحقیق




#### پایه‌های تقویت‌کننده عملیاتی و کمیت‌های مربوط به آن

**پایه‌های تغذیه:** در Op-Amp‌ها پایه‌هایی که با علامت  $+V$  و  $-V$  مشخص شده‌اند به منبع تغذیه متقارن وصل می‌شوند. منبع تغذیه متقارن دارای سه پایه مثبت، منفی و مشترک (زمین) است. مقدار ولتاژ تغذیه Op-Amp‌ها معمولاً در محدوده  $\pm 6$  ولت،  $\pm 12$  ولت،  $\pm 15$  ولت و  $\pm 18$  ولت قرار دارد. شکل ۴-۵۵ چگونگی اتصال منبع تغذیه و بار را به پایه‌های Op-Amp نشان می‌دهد. حداکثر ولتاژی که می‌توان بین پایه‌های  $+V$  و  $-V$  اعمال کرد معمولاً  $36$  ولت یا  $\pm 18$  ولت است که این ولتاژ در برگه اطلاعات Op-Amp مشخص می‌شود.

**پایه خروجی:** پایه خروجی Op-Amp به یک طرف مقاومت بار ( $R_L$ ) وصل می‌شود و طرف دیگر  $R_L$  به نقطه زمین اتصال می‌یابد. مقدار  $V_0$  (ولتاژ خروجی) همیشه نسبت به زمین اندازه‌گیری می‌شود. در شکل ۴-۵۶ مقاومت بار به Op-Amp متصل شده است.

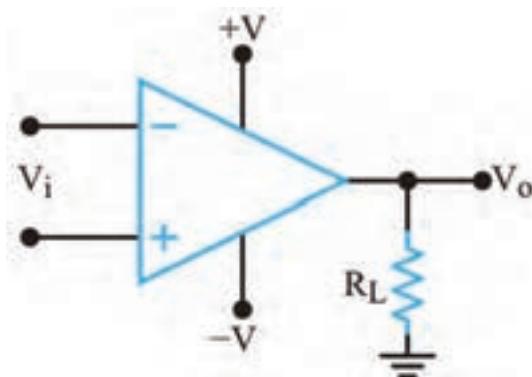

شکل ۴-۵۶- نحوه اتصال مقاومت بار به Op-Amp

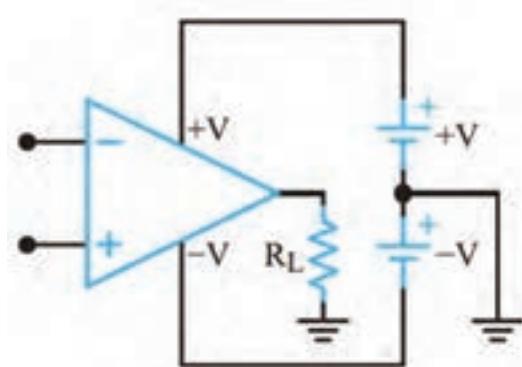

شکل ۴-۵۵- اتصال تغذیه به پایه‌های Op-Amp

**پایه‌های ورودی Op-Amp :** Op-Amp دارای دو ورودی است که آنها را با علامت‌های + و - مشخص می‌کنند. این دو ورودی را پایه‌های ورودی تفاضلی (Differential Input Terminals) نیز می‌نامند. زیرا در صورت اعمال ولتاژ به ورودی، مقدار ولتاژ خروجی ( $V_o$ ) تابعی از اختلاف ولتاژ بین دو پایه ورودی ( $V_d$ ) و ضریب بهره ولتاژ تقویت کننده است. اگر فقط سیگنال را به ورودی منفی Op-Amp بدهیم، در خروجی Op-Amp، سیگنال تقویت می‌شود و ولتاژهای با فاز مخالف ورودی به وجود می‌آید. اگر فقط سیگنال را به ورودی مثبت بدهیم، در خروجی Op-Amp تقویت شده و سیگنالی هم فاز با ورودی به وجود می‌آید.


فعالیت

با توجه به شکل ۴-۵۷، جدول ۴-۶ را کامل کنید.




جدول ۴-۶

معنی فارسی	نام پایه به زبان انگلیسی	شماره پایه	ردیف
		۲	۱
		۳	۲
		۴	۳
		۶	۴
		۷	۵

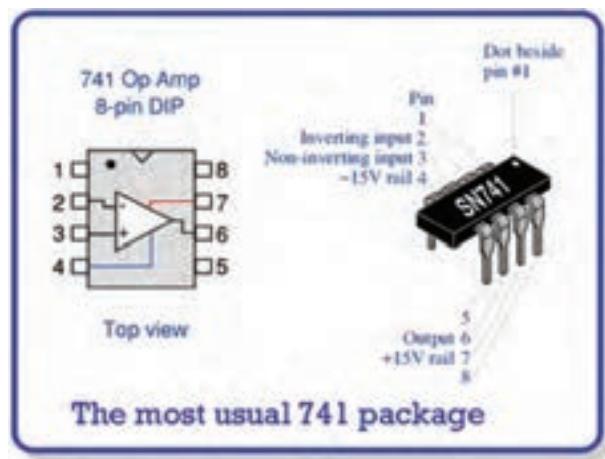

شکل ۴-۵۷- شماره پایه‌ها

## ۴-۱۵- بهره ولتاژ حلقة باز (Open Loop Voltage Gain - $A_{OL}$ )

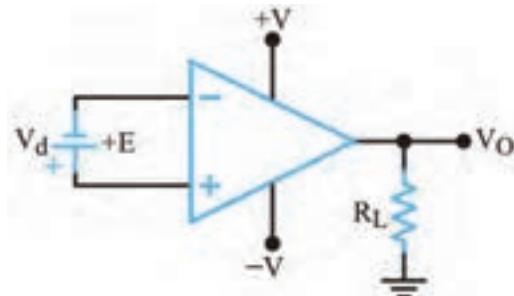

شکل ۴-۵۸- تقویت‌کننده عملیاتی به صورت حلقة باز

اگر هیچ‌گونه اتصال فیدبک (بازخورد) بین خروجی و ورودی Op-Amp وجود نداشته باشد، در این حالت بهره ولتاژ حلقة باز استفاده شده است. بهره ولتاژ را در این شرایط، بهره حلقة باز می‌نامند. همان‌طور که قبلاً اشاره شد بهره حلقة باز را با  $A_{OL}$  نشان می‌دهند. شکل ۴-۵۸ Op-Amp را در حالت حلقة باز (بدون فیدبک) نشان می‌دهد. در این حالت بهره ولتاژ خیلی زیاد است و خروجی تقریباً در حد ولتاژ تغذیه به اشباع می‌رود.


فیلم مربوط به مدارهای کاربردی تقویت‌کننده‌های عملیاتی را ببینید.



## ۴-۱۶- کاربردهای تقویت‌کننده عملیاتی

تقویت‌کننده‌های عملیاتی کاربردهای متنوعی دارند. در این قسمت، چند کاربرد مهم آنها را بررسی می‌کنیم.

### تقویت‌کننده معکوس‌کننده (وارونگر- Inverting Amplifier)

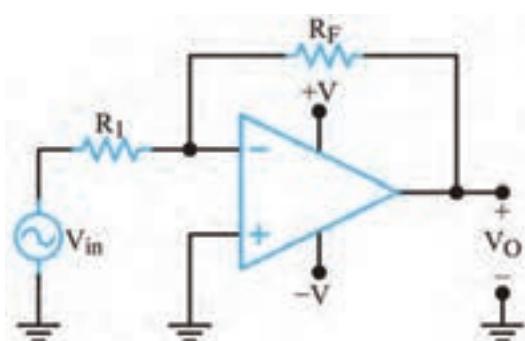

شکل ۴-۵۹- تقویت‌کننده معکوس‌کننده

مدار شکل ۴-۵۹ یک تقویت‌کننده معکوس‌کننده را نشان می‌دهد. در این حالت سیگنال خروجی به اندازه ۱۸۰ درجه با ورودی اختلاف فاز دارد. بهره ولتاژ این تقویت‌کننده از رابطه  $A_v = -\frac{R_F}{R_1}$  محاسبه می‌شود. اگر  $R_F$  با  $R_1$  برابر باشد، ضریب تقویت مدار (۱) می‌شود. این مدار را بافر (Buffer) منفی می‌نامند.

### تقویت‌کننده معکوس‌کننده در نرم افزار




هدف: بررسی عملکرد تقویت‌کننده عملیاتی به صورت حلقه باز در نرم افزار

مواد، ابزار و تجهیزات: رایانه - نرم افزار - لوازم التحریر  
مراحل اجرای کار

۱- نرم افزار مولتی سیم یا هر نرم افزار مناسب دیگر را راه اندازی کنید.


۲- مدار شکل ۴-۶۰ را در محیط نرم افزار بیندید.  
۳- مدار را راه اندازی کنید.

۴- شکل موج ورودی و خروجی مدار را روی صفحه اسیلوسکوپ نرم افزار به صورت پایدار ظاهر کنید. سپس شکل موج‌ها را در نمودار شکل ۴-۶۱ رسم کنید.

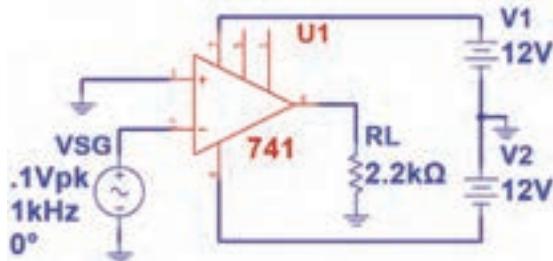


شکل ۴-۶۰

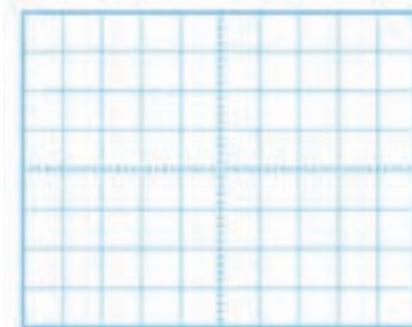۵- چرا موج خروجی به صورت مربعی درآمده است؟ شرح دهید.



**ب) شکل موج خروجی**

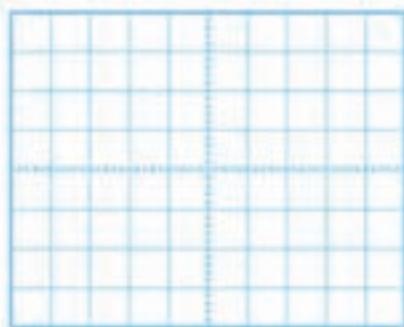

### الف) شکل موج ورودی

#### شكل ٤٦- شكل موج ورودي و خروجي

تقویت کننده معکوس، کننده یا قطعات واقعی

کار عملی ۸




**هدف:** بررسی عملکرد تقویت کننده معکوس کننده و محاسبه بهره ولتاژ مدار در آزمایشگاه مواد، ابزار و تجهیزات: برد بُرد یک قطعه - اسیلوسکوپ یک دستگاه - منبع تغذیه یک دستگاه - سیگنال ژنراتور یک دستگاه - مقاومت  $1\Omega$  دو عدد - مقاومت  $22\text{ K}\Omega$  یک عدد - آی سی ۷۴۱ یک عدد - سیم های رابط

- ۱- مدار شکل ۶۲-۴، اوی پر دیرد بیندید.

- ۲- منبع تغذیه را به مدار وصل کنید و مدار را راه اندازی کنید.

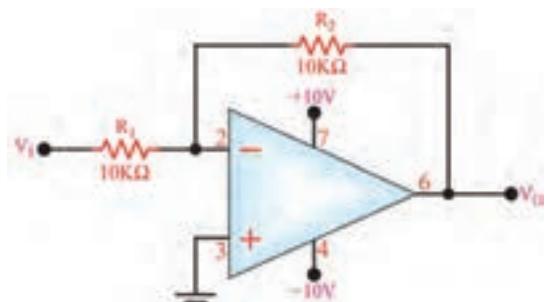- ۳- به ورودی مدار یک سیگنال سینوسی با فرکانس ۱ کیلوهرتز وصل کنید. دامنه پیک تا پیک و اختلاف فاز ولتاژهای  $V_0$  و  $V_i$  را با استفاده از اسیلوسکوپ اندازه بگیرید، سپس بهره ولتاژ مدار را به دست آورید و بادداشت کنید.



۶۲-شکا

سیگنا، خوھ، یا بد دارای بیشترین دامنه و بدون تغییر شکا، (اعوهاج) یاشد.


نکته مهم

!

$$V_{IN(PP)} = \dots \quad V_{O(PP)} = \dots \quad A_V = \dots \quad \Phi = \dots$$

فصل سوم: پروژہ کاریزدی آنالوگ

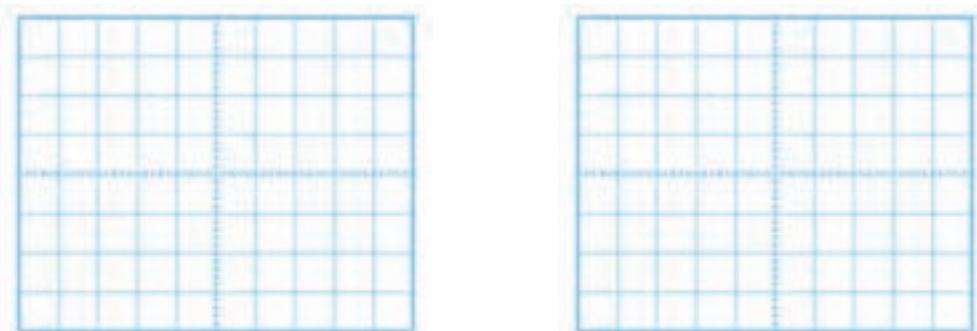۴- شکل موج سیگنال های ورودی و خروجی را هنگامی که  $R_2=22\text{K}\Omega$  است و خروجی بیشترین دامنه بدون تغییر شکل را دارد، در نمودار شکل ۴-۶۳ با مقیاس مناسب رسم کنید T/D و V/D را روی محورهای مختصات مشخص کنند.



ب) شکل موج خروجی

الف) شكل موج ورودي


شكل ٤-٦٣۔ شکل موج ورودی و خروجی

۵- با توجه به مقادیر  $V_0$  و  $V_i$ ، مقدار بھرہ ولتاژ و اختلاف فاز ولتاژهای  $V_0$  و  $V_i$  را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_{IN(PP)} = \dots \text{ ولت} \quad , \quad V_{O(PP)} = \dots \text{ ولت} \quad , \quad A_V = \dots \text{ مرتبه} \quad , \quad \Phi = \dots \text{ درجه}$$

۶- با توجه به مقادیر  $V_0$  و  $V_i$  در کدام حالت تقویت‌کننده به بافر منفی تبدیل می‌شود؟ در این حالت  $A_V$  جقدر است؟ شرح دهد.

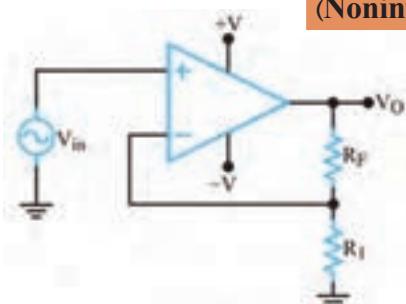**(Noninverting Amplifier - وارونگر- تقویت کننده غیرمعکوس کننده**




مدار تقویت کننده غیرمعکوس کننده در شکل ۴-۶۴ رسم شده است. سیگنال ورودی Vin به ورودی مثبت Op-Amp اتصال دارد. در این مدار سیگنال خروجی با سیگنال ورودی هم فاز است. بهره ولتاژ این تقویت کننده از رابطه  $A_V = 1 + \frac{R_F}{R_1}$  محاسبه می شود.

شکا ۴۶- تقویت کننده غب معکوس کننده

مداد، یاف، مشت

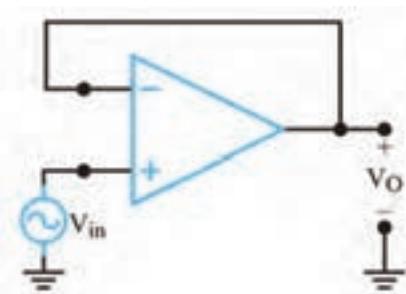با فر مثبت نوع خاصی از تقویت کننده غیر معکوس کننده است. در این مدار مطابق شکل ۴-۶۵ تمام سیگنال خروجی به ورودی منف بگشت داده شده است.



شکا، ۶۵-۴-مداد، یاف مشت

این مدار دارای بهره ولتاژ  $+1$  است و ولتاژ خروجی از لحاظ دامنه و فاز عیناً برابر با ولتاژ ورودی است. این مدار را دنباله‌رو ولتاژ (Voltage follower) یا بافر (Buffer) نیز می‌گویند.

نکته



یکی از مشخصات مهم بافر مثبت، ایجاد تطبیق بین امپدانس بسیار زیاد با امپدانس کم است. زیرا عملأ

امپدانس ورودی مدار بافر بسیار زیاد و امپدانس خروجی آن بسیار کم است.

**هدف:** بررسی عملکرد تقویت‌کننده غیرمعکوس کننده و محاسبه بهره ولتاژ مدار

تقویت کننده غیر معکوس کننده با قطعات واقعی

کار عملی ۹



**مواد، ابزار و تجهیزات:** برد بُرد یک قطعه - اسیلوسکوب یک دستگاه - منبع تغذیه یک دستگاه - سیگنال زنر-اتور یک دستگاه - مقاومت  $10\text{ K}\Omega$  دو عدد - مقاومت  $22\text{ K}\Omega$  یک عدد - آی سی ۷۴۱ یک عدد -

سیمھاں رابط


مراحل کار عملی:

- ۱- مدار شکل ۴۶ را روی بردبرد بیندید.
  - ۲- منبع تعذیه را به مدار وصل کنید و مدار را راهاندازی کنید.
  - ۳- به ورودی مدار یک سیگنال سینوسی با فرکانس ۱ کیلوهرتز وصل کنید. دامنه سیگنال ورودی را طوری تغییر دهید که سیگنال خروجی دارای بیشترین دامنه و بدون تغییر شکل (اعوجاج) باشد.
  - ۴- دامنه پیک تاپیک و اختلاف فاز ولتاژهای  $V_o$  و  $V_i$  را با استفاده از اسیلوسکوپ اندازه بگیرید سپس بهره ولتاژ مدار را بدست آورید و یادداشت کنید.


شکل ۴-۶۶- تقویت کننده غیر معکوس، کننده

$$V_{IN/PP} = \dots, \quad V_{O/PP} = \dots, \quad A_v = \dots, \quad \Phi = \dots$$

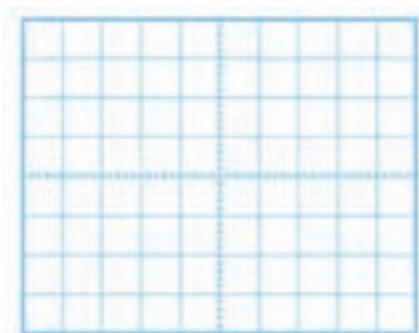۵- شکل موج سیگنال‌های ورودی و خروجی را هنگامی که  $R_1 = 22\text{K}\Omega$  است و خروجی بیشترین دامنه بدون تغییر شکل را دارد، در نمودار شکل ۴-۶۷ با مقیاس مناسب رسم کنید. مقادیر T/D و V/D را روی محوها مشخص کنید.



ب) شکل، موج خروجی

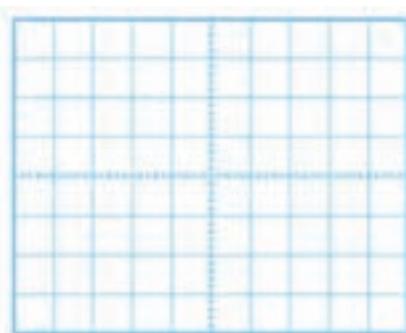

الف) شکل، موج و رودی

شکل ۶۷-۴- شکل موج ورودی و خروجی


### فصل سوم: پروژه کاربردی آنالوگ

۶- با توجه به مقادیر  $V_O$  و  $V_i$  مقدار بھرہ ولتاژ و اختلاف فاز ولتاژهای  $V_O$  و  $V_i$  را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_{IN(PP)} = \dots, V_{O(PP)} = \dots, A_V = \dots, \Phi = \dots$$

#### مدار جمع کننده

یکی از مدارهای مفید دیگری که با استفاده از تقویت کننده عملیاتی ساخته می شود، مدار جمع کننده است. این مدار دارای دو یا چند ورودی و یک خروجی است. شکل ۴-۶۸ یک جمع کننده با سه ورودی را نشان می دهد.

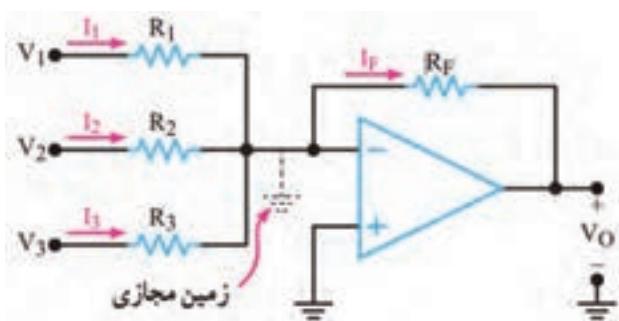


شکل ۴-۶۸- جمع کننده

ولتاژ خروجی از رابطه  $V_O = -R_F \left( \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_3}{R_3} \right)$  محاسبه می شود. تحت شرایط خاص چنانچه  $R_1 = R_2 = R_3 = R_F$  باشد خواهیم داشت.

کار عملی ۱۰

#### جمع کننده در نرم افزار

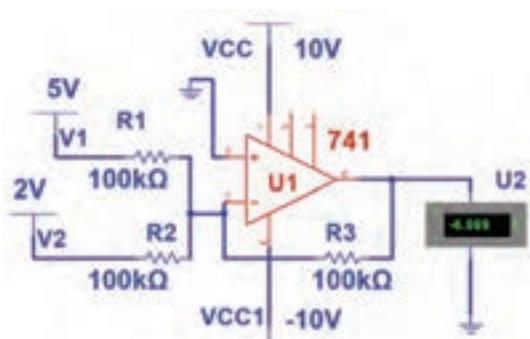

شکل ۴-۶۹- جمع کننده

هدف: بررسی عملکرد مدار جمع کننده در نرم افزار

مواد، ابزار و تجهیزات: رایانه - نرم افزار - لوازم التحریر  
مراحل کار عملی:


- ۱- نرم افزار مولتی سیم یا هر نرم افزار مناسب دیگر را راه اندازی کنید.
- ۲- مدار شکل ۴-۶۹ را در محیط نرم افزار بیندید.
- ۳- مدار را راه اندازی کنید.
- ۴- ولت متر نرم افزار را به خروجی مدار وصل کنید.

۵- آیا مقدار ولتاژ خروجی مجموع ولتاژهای ورودی است؟ شرح دهید.

### تقویت کننده با ورودی تفاضلی

تاکنون تقویت کننده های عملیاتی را با اعمال یک سیگنال ورودی مورد بحث قرار دادیم. بسیاری از اوقات به تقویت کننده های با ورودی تفاضلی نیازمندیم زیرا یک تقویت کننده با ورودی تفاضلی میزان نویز را به

حداقل می رساند. به عنوان مثال باید در طبقه ورودی یک دستگاه الکتروکاردیوگراف میزان نویز مربوط به ۵۰ هرتز برق شهر را بهشت کاهش داد. در این دستگاه دو الکترود به نقاط مختلف بدن یک انسان متصل می شوند و ضربان های کوچک قلب را دریافت می کنند. سپس این ضربان ها، تقویت می شود و به بلندگو، اسیلوسکوپ یا نوار ثبت کننده می رسد. نتیجه به دست آمده برای مطالعه و بررسی در اختیار پزشک

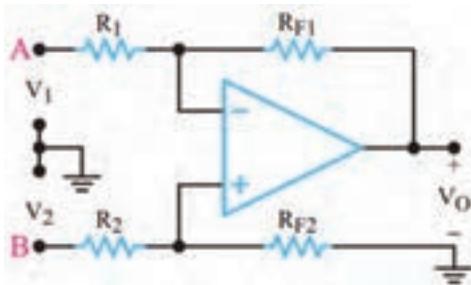

شکل ۴-۷۰- تقویت کننده با ورودی تفاضلی

قرار می گیرد. متأسفانه علاوه بر جذب ضربان های قلب مقداری نویز ۵۰ هرتز نیز جذب می شود. با به کار بردن یک تقویت کننده با ورودی تفاضلی می توان مقدار این نویز را به حداقل رساند. در شکل ۴-۷۰ تقویت کننده با ورودی تفاضلی نشان داده شده است.

تقویت کننده با ورودی تفاضلی اصولاً ترکیبی از تقویت کننده های معکوس کننده و غیرمعکوس کننده است. اگر  $R_{F1}=R_F$  و  $R_{F2}=R_1=R$  باشد، ولتاژ خروجی تقویت کننده با استفاده از رابطه زیر تعیین می شود.

$$V_O = \frac{R_F}{R} (V_2 - V_1)$$

به خاطر داشته باشید که خروجی تقویت کننده می تواند نسبت به زمین، مثبت یا منفی باشد. بنابراین،  $V_0$  ممکن است متناسب با مقدار و جهت  $V_2$  و  $V_1$  باشد. وقتی ورودی ها به صورت تفاضلی استفاده می شوند، اگر دو سیم A و B به یکدیگر نزدیک باشند، هیچ اتصال زمینی مورد نیاز نیست. در هر صورت، در الکتروکاردیوگرافی گاهی ضرورت دارد که توسط سیم سومی زمین دستگاه را به بدن بیمار متصل کنند. این سیم زمین بر روی نقاط مختلف بدن تغییر داده می شود تا ۵۰ هرتز جذب شده در هر دو سیم مشابه شوند. به این ترتیب با جابه جایی سیم ها، سیگنال خروجی مربوط به ۵۰ هرتز صفر می شود. به محض اینکه نویز به صفر رسید، تقویت کننده می تواند سیگنال های ضعیف ضربان قلب را آشکار کند.


کار عملی ۱۱

### تقویت کننده با ورودی تفاضلی در نرم افزار



هدف: بررسی عملکرد تقویت کننده با ورودی تفاضلی در نرم افزار  
مواد، ابزار و تجهیزات: رایانه - نرم افزار - لوازم تحریر

### فصل سوم: پروره کاربردی آنالوگ

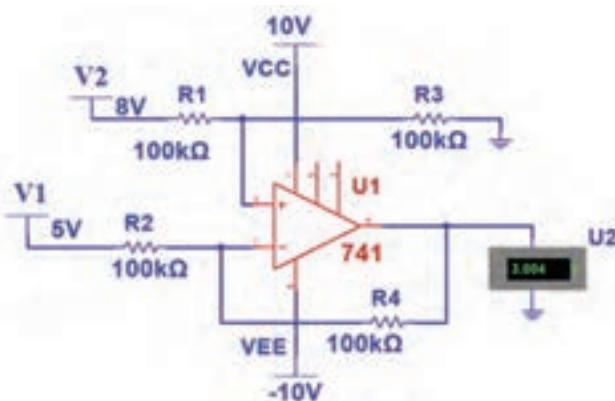

شکل ۴-۷۱- تقویت‌کننده با ورودی تفاضلی

مراحل کار عملی:

۱- نرم‌افزار مولتی‌سیم یا هر نرم‌افزار مناسب دیگر را راهاندازی کنید.

۲- مدار شکل ۴-۷۱ را در محیط نرم‌افزار بیندید.

۳- اگر کلیه مقاومت‌ها در مدار تقویت‌کننده با ورودی تفاضلی با هم برابر باشند، فرمول روبرو چه تغییری می‌کند؟ در این حالت فرمول را بنویسید.

$$V_O = \frac{R_F}{R} (V_2 - V_1)$$

۴- مدار را راهاندازی کنید.

۵- ولت‌متر نرم‌افزار را به خروجی مدار وصل کنید. ولتاژ خروجی را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

۶- آیا مقدار ولتاژ خروجی تفاضل ولتاژ‌های ورودی است؟ شرح دهید.

۷- اگر به جای دو باتری  $V_1$  و  $V_2$ ، دو موج سینوسی با دامنه، فرکانس و فاز برابر به مدار بدھیم، شکل موج خروجی چگونه است؟ این موضوع را تجربه کنید. در این حالت مدار چه کاربردی دارد؟ شرح دهید.

### مقایسه‌کننده (Comparator)

مقایسه‌کننده به مداری گفته می‌شود که ولتاژ یکی از ورودی‌های خود را با ولتاژ مبنا در ورودی دیگر مقایسه می‌کند. ولتاژ مبنا می‌تواند مثبت، منفی یا صفر باشد. در Op-Amp متناسب با مقدار ولتاژ مثبت یا منفی ورودی، خروجی شکل می‌گیرد. در صورتی که مقدار ولتاژ ورودی مثبت بیشتر از ولتاژ ورودی منفی باشد، خروجی به ولتاژ اشباع مثبت و اگر مقدار ولتاژ ورودی منفی بیشتر از ولتاژ ورودی مثبت باشد، خروجی به اشباع منفی می‌رود. این نوع مدار را مدار مقایسه‌کننده می‌نامند.

### مقایسه‌کننده در مدارهای زیر کاربرد دارد

**اشمیت‌تریگر (Schmitt Trigger)** یا **مدار چهارگوش‌کننده (Squaring Circuit)**: اشمیت‌تریگر مداری است که یک شکل موج نامنظم را به شکل موج مربعی یا پالس تبدیل می‌کند.


**آشکارساز عبور از صفر (مینا)**: این مدار زمان و جهت عبور سیگنال ورودی را از ولتاژ صفر (مینا) مشخص می‌کند.

**آشکارساز سطح ولتاژ**: مداری است که شرایط مساوی شدن ولتاژ ورودی با یک ولتاژ مبنا را مشخص می‌کند.

**نوسان‌ساز**: مداری است که شکل موج سینوسی یا مربعی یا مثلثی تولید می‌کند.

**آشکارساز عبور از صفر (Zero Crossing Detector)**: در شکل ۴-۷۲ مدار مقایسه‌کننده با ولتاژ مبنای صفر (زمین) و در شکل ۴-۷۳ شکل موج ورودی و خروجی مدار رسم شده است. در این مدار زمین یا پتانسیل صفر به ورودی منفی (-) اعمال شده است. ولتاژی که باید با مینا مقایسه شود ( $V_i$ ) به ورودی


(+) داده می‌شود. مدار، ولتاژ  $V_i$  را با ولتاژ مبنای صفر ولت مقایسه می‌کند و با توجه به قطب ولتاژ ورودی و نبودن شبکه فیدبک، خروجی آی سی به اشباع (حدود ولتاژ منبع تغذیه) می‌رود. از این مدار برای تولید موج مربعی از موج سینوسی نیز استفاده می‌کنند.

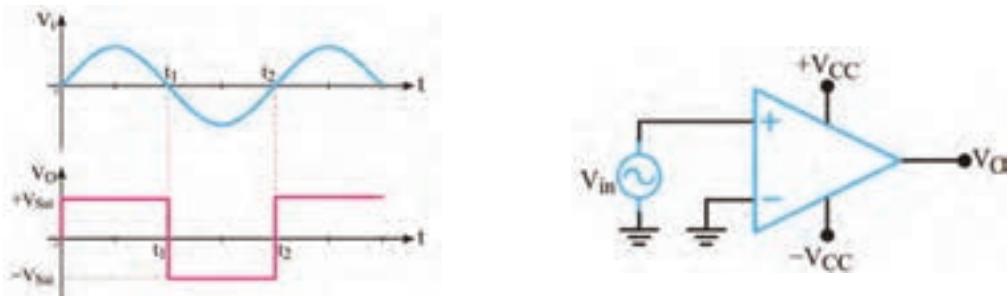

شکل ۴-۷۳ - شکل موج ورودی و خروجی مدار

شکل ۴-۷۲ - مقایسه‌گر با ولتاژ مبنای صفر

☒ **آشکار ساز سطوح ولتاژ غیر صفر (Nonzero Level detector):** مدار آشکار ساز سطوح صفر ولت را می‌توان به آشکارساز ولتاژ غیر صفر ولت تبدیل نمود. برای این منظور به جای زمین کردن ورودی مثبت یا منفی، ولتاژی را به عنوان ولتاژ مقایسه (مبنای) انتخاب می‌کنیم. مثلاً در شکل ۴-۷۴ ولتاژ مینا را  $+V_{ref}$  می‌دانیم و به ورودی منفی می‌دهیم. این ولتاژ را ولتاژ مبنای مقایسه (مینا یا reference) می‌نامیم. تا زمانی که ولتاژ ورودی مثبت از ولتاژ مینا ( $V_{ref}$ ) کمتر است، خروجی op-Amp در اشباع منفی قرار می‌گیرد. در حالتی که  $V_i$  از  $V_{ref}$  بیشتر شود ورودی مثبت op-Amp نسبت به ورودی منفی آن مثبت تر می‌شود و خروجی op-Amp به اشباع مثبت می‌رود. در شکل ۴-۷۵ شکل موج‌های ورودی و خروجی مدار رسم شده است.

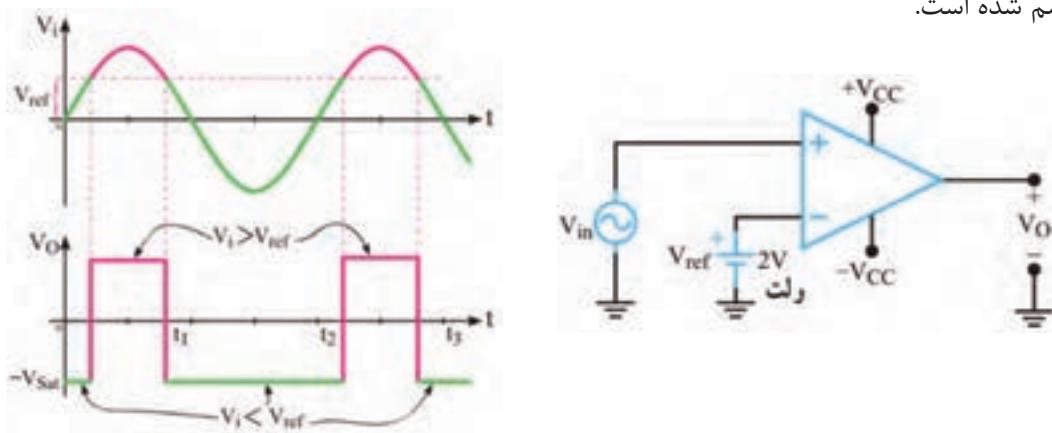


شکل ۴-۷۵ - شکل موج ورودی و خروجی مدار

شکل ۴-۷۴ - مدار آشکارساز سطوح ولتاژ


### روش عملی تأمین ولتاژ مبنای

ولتاژ مبنای مقایسه را می‌توان از طریق دو مقاومت تقسیم کننده ولتاژ یا بهوسیله یک دیود زنر و یک مقاومت تأمین کرد. شکل‌های الف و ب ۴-۷۶ مدارهای تأمین ولتاژ مینا را نشان می‌دهد.

### فصل سوم: پروژه کاربردی آنالوگ

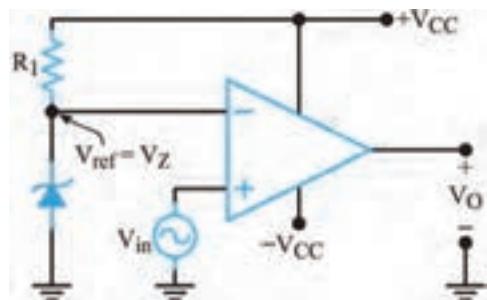


ب) استفاده از دیود زنر

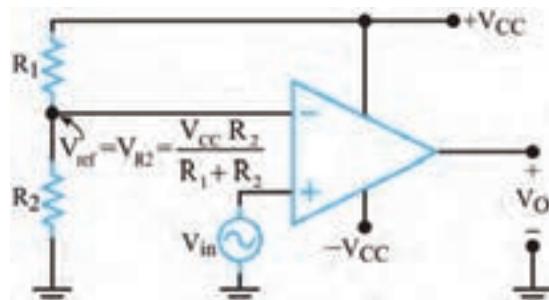


الف) تقسیم ولتاژ مقاومتی


شکل ۴-۷۶-۴- روش عملی ولتاژ مبنای

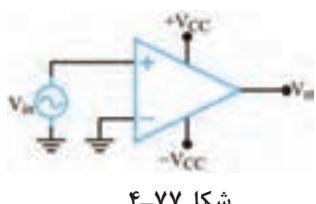

شکل ۴-۷۷

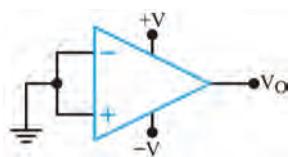

شکل ۴-۷۸

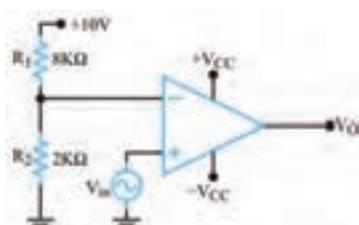

شکل ۴-۷۹

### الگوی پرسش


- ۱- در مدار شکل ۴-۷۷ ولتاژ ورودی با ولتاژ صفر ولت مقایسه می‌شود.  صحیح  غلط
  - ۲- یک مدار آشکار ساز عبور از صفر می‌تواند موج سینوسی را به موج ..... تبدیل کند.  صحیح  غلط
  - ۳- در شکل ۴-۷۸ ولتاژ خروجی در حالت ایده‌آل صفر است.  صحیح  غلط
  - ۴- در مدار شکل ۴-۷۹ کدامیک از مقادیر داده شده، مقدار ولتاژ سطح مقایسه ( $V_{REF}$ ) است؟
- |        |      |      |
|--------|------|------|
| ۱- صفر | ۲- ۲ | ۳- ۸ |
|--------|------|------|
- ۵- کاربردهای مقایسه کننده را نام ببرید.

کار عملی ۱۲

مقایسه گر با قطعات واقعی



**هدف:** بررسی عملکرد مقایسه گر در آزمایشگاه مواد، ابزار و تجهیزات: پریمیر یک قطعه - منبع تغذیه - یک دستگاه - مقاومت  $3/3\text{K}\Omega$  -  $4/7\text{K}\Omega$  -  $1/4\text{W}$  از هر کدام یک عدد - مقاومت LDR یک عدد - دیود زنر  $3/3\text{V}$  ولت  $\frac{1}{4}$  وات یک عدد - آی‌سی LED یک عدد - سیم‌های رابط

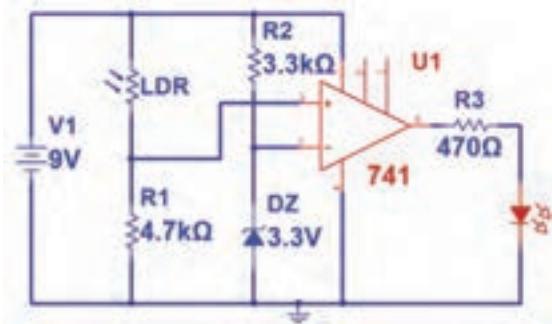

شکل ۴-۸۰

۱- مدار شکل ۴-۸۰ را روی برد بیندید.

۲- منبع تغذیه را به مدار وصل کنید و مدار را راهاندازی کنید.

۳- ولتاژ مبنا چند ولت است؟

۴- افت ولتاژ کدام قطعه با ولتاژ مبنا مقایسه می‌شود؟

۵- در چه حالت LED روشن می‌شود؟

الف) در حالت تابش نور به LDR

ب) در حالت تاریکی

۶- نور تابانده شده به LDR را قطع کنید. وضعیت نور LED را بررسی کنید.

۷- کاربرد مدار را شرح دهید

فیلم



فیلم مونتاژ پروژه را ببینید.

## ۱۷-۴-۱۷ اجرای پروژه

لزوم ساخت مدارهای مختلف، زمانی که به صورت آماده در بازار برای فروش وجود دارند، چیست؟ وقتی با به کارگیری ابزار شروع به ساخت پروژه‌ای می‌کنیم، اتفاقات مثبتی رخ می‌دهد. نخست با ساخت یک پروژه (هر چقدر ساده) ذوق و شوق شدیدی در ما برای ساخت پروژه‌های سطح بالاتر به وجود می‌آید. در مرحله بعد با تشویق خانواده روبرو شده و به این ترتیب آنها توانایی‌های ما را باور می‌کنند. این موضوع باعث اعتماد به نفس بیشتر شده و سبب می‌شود به خودمان اعتماد کنیم. در نهایت در فرایند ساخت یک پروژه با اتفاقات و مشکلات متعددی روبرو می‌شویم و برای رفع مشکلات راه حل می‌اندیشیم و کمک می‌گیریم. این امر ما را صاحب تجربه می‌کند.

با پول می‌توان محصولی آماده را خرید، اما تجربه را نه. تجربه ساخت، عیب‌یابی و راهاندازی یک پروژه بسیار ارزشمند است.



## ۴-۱۸ تقویت‌کننده صوتی ۱۰ وات

آی‌سی‌های متعددی به عنوان تقویت‌کننده صوتی وجود دارند. یکی از پُرکاربردترین آی‌سی‌ها، آی‌سی تقویت‌کننده با شماره فنی TDA2003 است. این آی‌سی پنج پایه دارد. سیگنال ورودی به پایه شماره ۱ اعمال می‌شود و سیگنال تقویت‌شده را از پایه شماره ۴ دریافت می‌کنند. برای راهاندازی، به قطعات جانبی کمی نیاز است. جریان‌های بالا (بیشتر از  $\frac{3}{5}$  آمپر) را با کمترین افتشارش (Noise) در خروجی ارائه می‌دهد و دارای حافظت داخلی اتصال کوتاه پایه‌ها به یکدیگر و به زمین است. لازم به ذکر است که TDA2003 یک تقویت‌کننده مونو (Mono) است. تصویر این آی‌سی را در شکل ۴-۸۱ مشاهده می‌کنید. همچنین قسمتی از برگه اطلاعات (Data Sheet) این تراشه در شکل ۴-۸۲ نمایش داده شده است.



شکل ۴-۸۱

شکل ظاهری تقویت‌کننده TDA2003

به نوع بسته‌بندی آی‌سی TDA2003 پنتاوات (PENTAWATT) می‌گویند.

نکته



تحقيق




تفاوت تقویت‌کننده‌های مونو و استریو (Stereo) و کاربردهای هر یک را بیابید. نتایج را به کارگاه ارائه دهید.

برگه اطلاعات: در شکل ۴-۸۲ قسمتی از برگه اطلاعات آی‌سی TDA2003 نشان داده شده است.
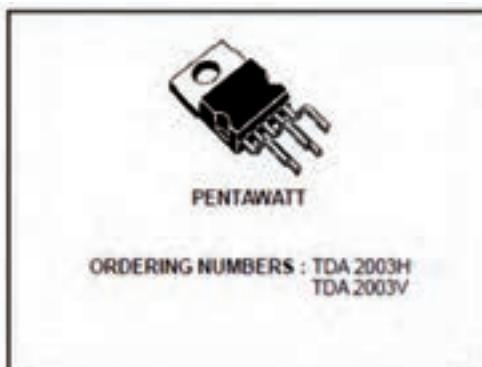
### DESCRIPTION

The TDA 2003 has improved performance with the same pin configuration as the TDA 2002. The additional features of TDA 2002, very low number of external components, ease of assembly, space and cost saving, are maintained. The device provides a high output current capability (up to 3.5A) very low harmonic and cross-over distortion. Completely safe operation is guaranteed due to protection against DC and AC short circuit between all pins and ground, thermal over-range, load dump voltage surge up to 40V and fortuitous open ground.



### ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Symbol	Parameter	Value	Unit
$V_S$	Peak supply voltage (50ms)	40	V
$V_S$	DC supply voltage	28	V
$V_S$	Operating supply voltage	18	V
$I_O$	Output peak current (repetitive)	3.5	A
$I_O$	Output peak current (non repetitive)	4.5	A
$P_{DOL}$	Power dissipation at $T_{case} = 90^\circ C$	20	W
$T_{JL}, T_J$	Storage and junction temperature	-40 to 150	°C

شکل ۴-۸۲ - قسمتی از برگه اطلاعات تقویت‌کننده TDA2003


### پرسش

با توجه به برگه اطلاعات TDA2003 به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.


- ۱- حداکثر ولتاژ تغذیه‌ای که می‌توان به این قطعه وصل کرد چند ولت است؟
- ۲- حداکثر جریان خروجی چند آمپر است؟
- ۳- توان تلفاتی آی سی در دمای بدن ۹۰ درجه سانتی‌گراد چند وات است؟

### نقشه فنی (شماییک) تقویت‌کننده صوتی ۱۰ وات


در شکل ۴-۸۳ نقشه فنی پروژه را مشاهده می‌کنید. طرح مدارچاپی نقشه و طرح منتقل شده روی فیبر در شکل‌های ۴-۸۴ و ۴-۸۵ نشان داده شده است.  $V_{in}$ ، سیگنال صوتی ورودی است که از طریق خازن کوپلرز  $C_1$  به ورودی آی سی داده می‌شود. سیگنال تقویت‌شده خروجی از طریق  $R_1$  و  $R_2$  و  $C_4$  به ورودی منفی آی سی بازخورد (Feedback) داده می‌شود.

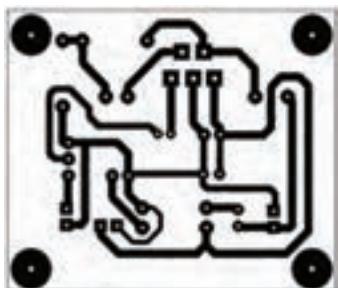

شکل ۴-۸۴- طرح مدارچاپی پروژه

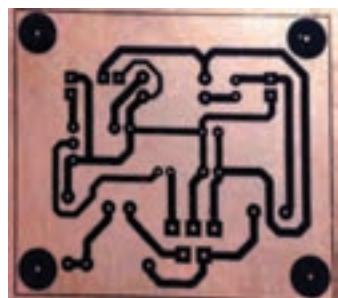

شکل ۴-۸۵- طرح منتقل شده روی بُرد

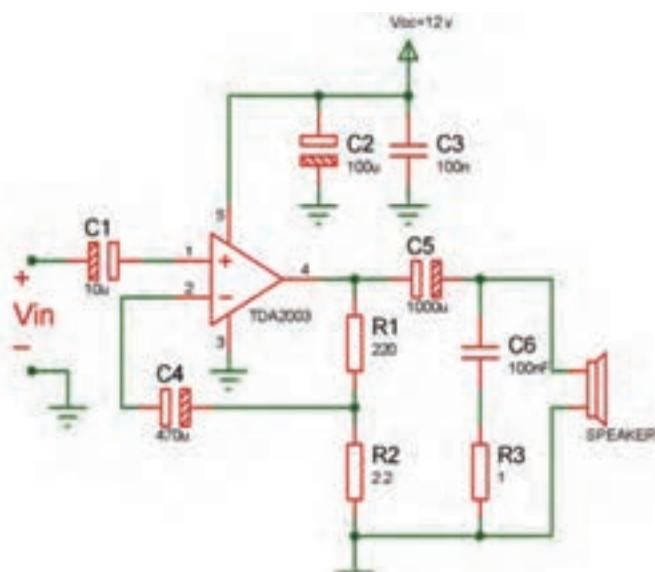

شکل ۴-۸۳- نقشه شماییک پروژه

طراحی پشت فیبر مدار چاپی، انتقال طرح روی فیبر و اسید کاری آن

کار عملی ۱۳



هدف: آماده‌سازی فیبر جهت مونتاژ برد

مواد، ابزار و تجهیزات: رایانه - نرمافزار مناسب - فیبر مسی، کاغذ گلاسه، پرینتر

مراحل اجرای کار:

- ۱- نرمافزار آلتیوم دیزاینر یا هر نرمافزار مناسب دیگر را راهاندازی کنید.

## فصل سوم: پروژه کاربردی آنالوگ

- ۲- نقشه فنی مدار را در نرم افزار رسم کنید.
- ۳- طرح مدار چاپی نقشه را در ابعاد  $6 \times 5 \text{ cm}$  آماده کنید.
- ۴- طرح pcb و نقشه شماتیک را ذخیره کنید.
- ۵- از طرح pcb پرینتی تهیه کنید.
- ۶- با رعایت کلیه نکات ایمنی، طرح pcb را با روش مناسب به روی فیبر انتقال دهید.
- ۷- برد آماده شده را اسیدکاری کنید. پس از پایان اسیدکاری، با احتیاط برد را از اسید بیرون کشیده و با استفاده از مواد پاک کننده اقدام به تمیز کردن خطوط مشکی نمایید تا مس زیر آن ظاهر شود.

### نکات مهم هنگام اسید کاری



شکل ۴-۸۶- آماده سازی اسید

استفاده از دستکش را فراموش نکنید.

چنانچه اسید با پوست تان برخورد کرد فوراً محل را با آب بشویید.

هنگامی که آب داغ را روی پودر اسید می‌ریزید صورت تان را دور نگه داشته و بخار تولید شده را تنفس نکنید.

چون حرارت سرعت عمل اسیدکاری را افزایش می‌دهد، می‌توانید در داخل ظرفی آب گرم بریزید و سپس مانند شکل

۴-۸۶- ظرف اسید را در داخل آن قرار دهید.

نکته



به یاد داشته باشید لکه‌های اسید بر روی موzaïek و سرامیک باقی می‌مانند. پس قبل از شروع عملیات اسیدکاری به این موضوع دقت داشته باشید و مکان مناسب را انتخاب کنید. با یک ورقه کارتون یا پلاستیک محل کار را پوشش دهید.

فکر کنید



اگر پس از قراردادن فیبر مسی در اسید آن را تکان ندهید لایه مس از بین نمی‌رود. چرا؟ از مری خود کمک بگیرید.

کار عملی ۱۴



### سوراخ کاری فیبر مدار چاپی تقویت کننده ۱۰ وات



شکل ۴-۸۷- یک نمونه مینی دریل

مواد، ابزار و تجهیزات: مینی دریل، یونولیت یا هر مورد مشابه آن - مته با اندازه مناسب  
مراحل اجرای کار:

همان‌طور که قبلاً اشاره شده بود، برای سوراخ کاری بُرد باید از دریل (Drill) استفاده کنید. همچنین در صورت امکان می‌توانید مینی دریل (Mini - Drill) آماده را مورد استفاده

قرار دهید. شکل ۴-۸۷ نمونه‌ای از مینی دریل موجود در بازار را نشان می‌دهد.

#### در سوراخ کاری به نکات زیر دقت نمایید:

- ☒ یک صفحه یونولیت یا هر صفحه‌ای شبیه آن را زیر فیبر قرار دهید تا پس از سوراخ شدن فیبر و خروج متنه از آن، سطح زیر آن آسیب نبیند.
- ☒ از مته‌های کند استفاده نکنید. چنانچه متنه کند باشد باید فشار بیشتری برای سوراخ کاری به دریل اعمال نمایید. در این شرایط پس از سوراخ شدن فیبر، روی فیبر کمی برجسته می‌شود. این موضوع علاوه بر زشت شدن ظاهر فیبر، انتقال طرح را روی فیبر مشکل می‌کند.
- ☒ برای پایه‌های قطعاتی مانند خازن، مقاومت و ترانزیستورهای معمولی، از متنه ۰/۸ یا یک و برای قطعاتی مانند رله، ترانزیستورهای قدرت، رگولاتورهای ولتاژ با جریان بالا، از مته‌های بالاتر از یک و مناسب با قطر پایه استفاده کنید.
- ☒ ابتدا دریل را کاملاً عمودی روی فیبر نگه‌دارید، سپس سوراخ کاری کنید.

#### پرسش :


در کارخانه‌ها و کارگاه‌های طراحی و ساخت مدار چاپی، سوراخ کاری فیبر مدار چاپی چگونه انجام می‌شود؟

ایمنی



در حین سوراخ کاری، براده‌های فیبر به اطراف می‌ریزند. دقت داشته باشید که برای اجرای پروژه باید مکان مشخص و مخصوص را در نظر بگیریم. هرگز در اتاق و روی فرش اقدام به اسید کاری و سوراخ کاری نکنید. خود را ملزم کنید تا از همین امروز (و نه فردا) قوانین هر کار را رعایت کنید و منظم عمل کنید. نظم یکی از رموز موفقیت در کار است.

## ۴-۱۹ طرح روی فیبر مدار چاپی (راهنمای نصب قطعات)

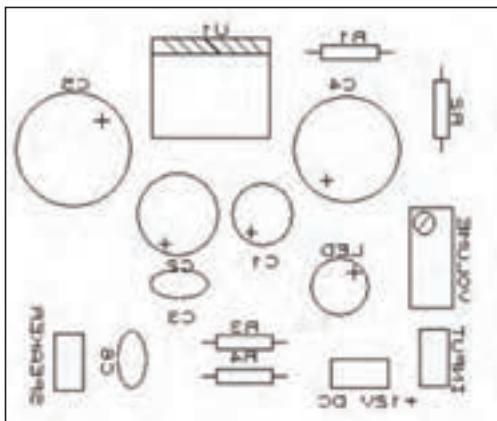

شکل ۴-۸۸- طرح روی فیبر مدار چاپی

پس از اتمام سوراخ کاری، باید طرح روی فیبر منتقل کنید. طرح روی فیبر برای نشان دادن محل قرار گرفتن قطعات است. با چاپ این طرح به راحتی می‌توانید محل قرار گرفتن قطعات مختلف را روی فیبر پیدا کنید. نقشه روی فیبر را با اتو بر روی فیبر منتقل کنید. انجام این مرحله مانند منتقل کردن نقشه پشت فیبر است. در این قسمت نهایت دقت را به خرج دهید تا نقشه در محل صحیح خود قرار گیرد. گذاشتن نقشه روی فیبر و گرفتن آن جلوی نور کمک زیادی در این امر به شما می‌کند. شکل ۴-۸۸ طرح روی فیبر مدار چاپی تقویت کننده را نشان می‌دهد. در

### فصل سوم: پروژه کاربردی آنالوگ

این طرح از ولوم برای کنترل شدت صدا و از LED برای نشان دادن اتصال برق به منبع تغذیه استفاده شده است.

فیلم

فیلم مونتاژ قطعات را ببینید.



جدول ۷-۴ – قطعات مورد نیاز پروژه تقویت کننده صوتی

#### مونتاژ قطعات

با توجه به نقشه شماتیک پروژه فهرستی از قطعات مورد نیاز تهیه کنید. قطعات مورد نیاز برای این پروژه در جدول ۷-۴ آورده شده‌اند.

فکر کنید



چنانچه در محیطی کار می‌کنید که قطعات و وسایل مختلفی در اختیار شما است، به این نکته دقیق داشته باشید که امانت‌داری را رعایت نمایید. این اصل مهم را همیشه در زندگی به یاد داشته باشید که هر عملی عکس العملی دارد. یعنی هر کاری کنیم نتیجه آن دیر یا زود به سمت خودمان بر می‌گردد. یکی از محیط‌ها در حال حاضر همین هنرستان شما است. در نگهداری فضاء، تجهیزات و اموال هنرستان کوشایید.

تعداد	قطعه	
۱	TDA2003	آی سی
۲	۱۰۰nF	
۱	۱۰۰۰μF	خازن
۱	۱۰۰μF	
۱	۴۷۰μF	
۱	۱۰μF	
۱	۴ اهم	بلندگو
۱	۱۰KΩ	ولوم (در صورت استفاده)
۱	۱Ω	
۱	۲۲۰Ω	مقاومت ثابت
۱	۲/۲ Ω	

#### نکات مهم هنگام مونتاژ قطعات

- ☒ به ولتاژ کار خازن‌ها دقیق دقت کنید. استفاده از خازنی با ولتاژ کار پایین‌تر از مقادیر ذکر شده سبب آسیب دیدن آن می‌شود. همچنین چون خازن‌های با ولتاژ کار بالاتر دارای ابعاد بزرگ‌تری هستند استفاده از آنها ممکن است مشکل ایجاد کند. بنابراین باید از خازن مناسب از نظر ولتاژ و ابعاد استفاده کنید.
- ☒ به پلاریته (مثبت و منفی) قطعات هنگام قرار دادن آنها در سوراخ‌های فیبر مدارچاپی دقیق دقت کنید. این

یکی از اشتباهات متداول هنگام مونتاژ توسط افراد تازه کار است. طرح روی فیبر این امکان را به شما می دهد تا به راحتی پلاریته قطعات را بیابید.


سعی کنید ابتدا هر قطعه را در جایگاه خود قرار دهید و لحیم کنید سپس اقدام به مونتاژ قطعه بعدی نمایید. در این شرایط فرایند مونتاژ با دقت بیشتری صورت می گیرد.

#### بررسی صحت قطعات

این مهم را به خاطر داشته باشید، که اگر در فرایند ساخت یک پروژه از قطعات مستعمل و قدیمی استفاده می کنید، حتماً قبل از مونتاژ، آن را آزمایش کنید. چنانچه قطعات مورد نظر مقاومت، خازن، سیم پیچ، دیود یا ترانزیستور باشد، می توانید با استفاده از مولتی متر به صحت آنها پی ببرید. قطعات الکترونیک صنعتی را نیز می توانید با همین روش آزمایش کنید. اما دقت داشته باشید که چنانچه این قطعات جریان بالا باشند، نمی توان آنها را توسط مولتی متر آزمایش کرد. چرا؟

توجه: سلامت آی سی ها را نمی توان با مولتی متر مورد بررسی قرار داد. برای مثال صحت کار آی سی تقویت کننده صوتی در این پروژه فقط در مدار امکان پذیر است.

نکته: لازم به ذکر است که برای آزمایش قطعات، مدارها و دستگاه هایی در بازار موجود است. شکل ۴-۸۹ نمونه هایی از این نوع دستگاه ها را نشان می دهد که برای آزمایش قطعات دو و سه پایه به کار می رود.

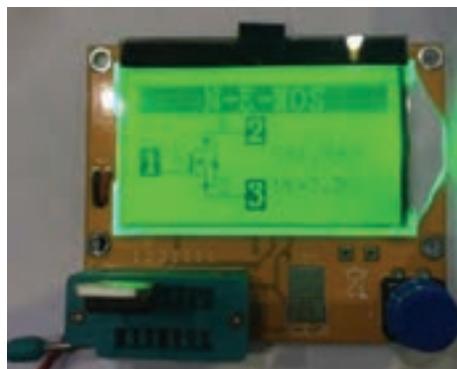

شکل ۴-۸۹- آزمایش کننده قطعات

#### چگونگی فرم دهی و نصب قطعات

قبل از قراردادن قطعات در سوراخ های برد، باید پایه های آنها را خم کنید و فرم دهید. مثلاً اگر می خواهید مقاومت را مونتاژ کنید، ابتدا پایه ها را به سمت پایین خم کنید، سپس داخل سوراخ های بُرد قرار دهید. از پشت فیبر (سمت مس) کمی پایه های آن را خم کرده و لحیم کاری را انجام دهید. پس از آن با سیم چین قسمت اضافی پایه ها را قطع کنید.

فکر کنید

آیا از ناخن گیر می توان به جای سیم چین استفاده کرد. چرا؟



اگر همه قطعات را در جای خود قرار دهید و سپس اقدام به لحیمکاری همزمان قطعات کنید، چه مشکلاتی پیش می‌آید؟

پس از اتمام لحیمکاری قطعات، سیم‌های مربوط به تغذیه، ورودی و خروجی صدا را نیز در جای خود لحیم کنید. نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید، استفاده از سیم با دو رنگ متفاوت برای تغذیه (مثبت و منفی) و ورودی (مثبت و منفی) و خروجی است. مثلاً در تمام پروژه خود سیم با رنگ مشکی را برای منفی در نظر بگیرید. در شکل ۴-۹۰ مدار مونتاژ شده پروژه را مشاهده می‌نمایید. به علت عبور جریان از آی‌سی TDA۲۰۰۳ حرارت تولید می‌شود، به همین دلیل باید بر روی آن گرم‌گیر (Heat-sink) نصب کرد. شکل ۴-۹۱ نمونه‌ای از یک هیت سینک را نشان می‌دهد که برای این آی‌سی مناسب است. در بازار، این مدل را گرم‌گیر تراشه‌ای می‌نامند.



شکل ۴-۹۱-۴- گرم‌گیر

شکل ۴-۹۰- مدار مونتاژ شده تقویت کننده

هنگام طراحی مدار چاپی در نرم‌افزار، به این نکته توجه کنید که اگر قرار است گرم‌گیر روی قطعه‌ای نصب شود، باید فضای مورد نیاز را برای آن درنظر بگیرید.

نکته



### بارش فکری:

به سوالات زیر به صورت بارش فکری پاسخ دهید سپس نتایج را جمع‌بندی کنید.  
اگر از گرم‌گیر استفاده نشود چه مشکلی در مدار به وجود خواهد آمد؟  
گرم‌گیرها عموماً از چه موادی ساخته می‌شوند؟ دلیل انتخاب این مواد چیست؟

## ۴-۲۰ آلاینده‌های برد

پس از اتمام مونتاژ کاری به علت استفاده از روغن لحیم، مقداری مواد روغنی پشت برد باقی می‌ماند. این مواد علاوه بر نازیبا کردن کار، در بسیاری از مدارها باعث ایجاد اشکال در عملکرد صحیح مدار نیز می‌شوند. همچنین وجود گرد و غبار در دستگاه‌های الکترونیکی نیز یکی از مواردی است که باید به آن توجه نمود.

### تبیزکاری برد مونتاژ شده

همان‌طور که اشاره شد پس از پایان مونتاژ کاری برد و نصب قطعات، به دلیل استفاده از هویه، لحیم و روغن لحیم، سطح کار آلوده می‌شود. این آلودگی‌ها کیفیت عملکرد مدار را کاهش داده و حتی ممکن است عیوب

اساسی در عملکرد مدار ایجاد کند. مثلاً در ساخت یک ساعت اگر پشت فیبر مدار چاپی تمیز نباشد ممکن است ساعت کندر یا تندتر بشمارد، یا در یک تقویت‌کننده صوتی سبب اغتشاش در خروجی شود. بنابراین

پس از اتمام کار مونتاژ، حتماً باید با استفاده از مواد مخصوص فیبر را پاک کنیم. اسپری‌های مختلفی در بازار برای این کار موجود است. در شکل ۴-۹۲ نمونه‌ای از اسپری‌های موجود را مشاهده می‌کنید که در دو نوع خشک و چرب عرضه می‌شوند. نوع خشک برای تمیز کردن فیبر مدار چاپی که روغنی شده‌اند مناسب است. نوع چرب برای روان کاری و از بین بردن اکسیدها در کلیدها، رله‌ها و این قبیل قطعات به کار می‌رود. پس از مونتاژ کاری، به مقدار کافی پشت فیبر را اسپری بپاشید. سپس آن را با برس یا مسوک پاک کنید. برای این کار می‌توانید از یک مسوک مستعمل استفاده نمایید و آن را برای همین کار در جعبه ابزار خود قرار دهید. برس زنی را آنقدر ادامه دهید تا سطح کار تمیز و کاملاً خشک شود.



شکل ۴-۹۲- دونوع اسپری موجود در بازار

به علت وجود مواد شیمیایی در ترکیبات اسپری‌ها، هنگام استفاده، از تنفس آنها خودداری کنید، برای این منظور از ماسک مناسب استفاده نمایید.

ایمنی



پژوهش



در الکترونیک از چه نوع اسپری‌هایی استفاده می‌کنند؟ در این زمینه تحقیق کرده و نتیجه را به کارگاه ارائه دهید.

ردیف	نام اسپری	حدود قیمت	کاربرد
۱			جلوگیری از اکسید شدن مسیرها در فیبر مدار چاپی
۲			
۳			
۴			

### الگوی پرسش

- ۱- استفاده از هویه کم‌وات یا پُروات (نا مناسب) برای مونتاژ قطعات الکترونیکی سبب لحیم سرد یا سوختن قطعات می‌شود. صحیح  غلط
- ۲- چه مته‌هایی برای سوراخ‌کاری بردهای الکترونیکی مناسب هستند؟ هر کدام برای پایه‌های چه قطعاتی مناسب‌اند؟

### فصل سوم: پروژه کاربردی آنالوگ

- ۳- اسیدهای مدارچاپی در چند نوع عرضه می‌شود؟ چگونگی استفاده از هر کدام را شرح دهید.
- ۴- آی‌سی TDA۲۰۰۳ از چه مدل بسته‌بندی استفاده می‌کند؟ مشخصات این قطعه را نام ببرید.
- ۵- مراحل ساخت یک مدار، از طراحی پشت فیبر توسط نرم‌افزار تا پایان مونتاژ کاری را به ترتیب در یک روند نما (Flowchart) نشان دهید.
- ۶- معنی لغات زیر را به فارسی بنویسید.

Feedback	Pre Amplifier
Speaker	Mono

- ۷- تقویت‌کننده‌ای که دارای یک ورودی و یک خروجی جداگانه برای تقویت سیگنال صوتی است..... نام دارد.
- ۸- تقویت‌کننده‌ای که دارای دو ورودی و دو خروجی جداگانه برای تقویت سیگنال صوتی است..... نام دارد.
- ۹- آیا از روی ظاهر مقاومت و خازن می‌توان به سالم بودن تقریبی آن پی برد؟ چگونه؟
- ۱۰- برای پی بردن به سالم یا معیوب بودن یک آی‌سی چه باید کرد؟
- ۱۱- برای تمیز کردن داخل یک ولوم که گرد و غبار گرفته است از چه اسپری باید استفاده کرد؟

## ۴-۲۱ معرفی چند پروژه کاربردی

### ساخت مدار کلید الکترونیکی

برای قطع و وصل وسایل الکترونیکی و الکتریکی از قطعه‌ای به نام کلید (Switch) استفاده می‌شود که قطعاً با آنها آشنا هستید. برای روشن و خاموش کردن پروژه‌هایی که می‌سازید باید از کلیدهای قطع و وصل (OFF-ON) مختلفی که در بازار وجود دارند استفاده کنید. در شکل ۴-۹۳ دو نمونه کلید را مشاهده می‌کنید.




شکل ۴-۹۳- کلید قطع و وصل مدار

اگر به کنترل تلویزیون دقت کرده باشید می‌بینید که با فشار دکمه روشن و خاموش (POWER)، دستگاه روشن شده و با فشار مجدد آن خاموش می‌شود. چنانچه مداری بسازیم که به این صورت عمل کند، به آن کلید قطع و وصل الکترونیکی می‌گویند. در این پروژه با یک سوئیچ الکترونیکی آشنا خواهید شد که کاربردهای فراوانی دارد.

### نقشه فنی مدار

در شکل ۴-۹۴ مدار مورد نظر را مشاهده می‌کنید. در این پروژه آی‌سی CD4013 استفاده شده است. با این آی‌سی می‌توان دو سوییچ دیجیتال ساخت و به طور جداگانه به هر کدام فرمان لازم را برای انجام کاری داد. قسمتی از مدار که با نام پایانه (Terminal) مشخص شده است، به عنوان کنتاکت‌های کلید هستند که

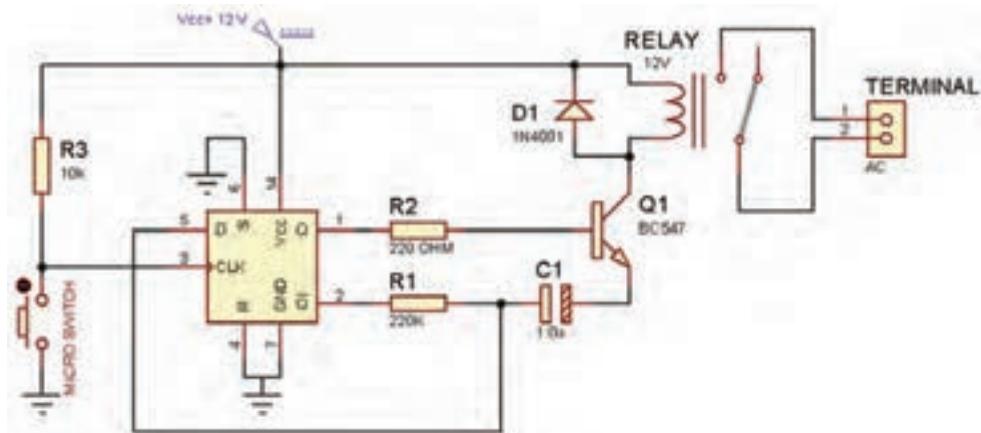

شکل ۴-۹۴- نقشه شماتیک مدار کلید الکترونیکی


در مدار قرار می‌گیرند و وسیله‌ای را قطع و وصل می‌کنند. این کن tact ها می‌توانند به وسایل مختلف با ولتاژ کم یا ولتاژ زیاد متصل شوند (با مراجعه به برگه اطلاعات رله می‌توانید جریان و ولتاژ قابل تحمل کن tact های رله و بوبین را پیدا کنید). جدول ۴-۸ فهرست قطعات مورد نیاز این مدار را نشان می‌دهد.

جدول ۴-۸ قطعات مورد نیاز برای ساخت مدار کلید الکترونیکی

تعداد	قطعه	توضیحات	تعداد	قطعه
۱	۲۲۰Ω		۱	آی‌سی ۴۰۱۳
۱	۲۲۰kΩ	۱۲ ولتی	۱	رله
۱	۱μf	مثل C945:, BC107	۱	ترانزیستور معمولی NPN
۱	کلید فشاری برای نصب روی جعبه		۱	۱۰kΩ مقاومت

#### طراحی پشت و روی فیبر مدار چاپی

نمونه‌ای از طرح پشت و روی فیبر مدار چاپی را در شکل ۴-۹۵ ملاحظه می‌نمایید.

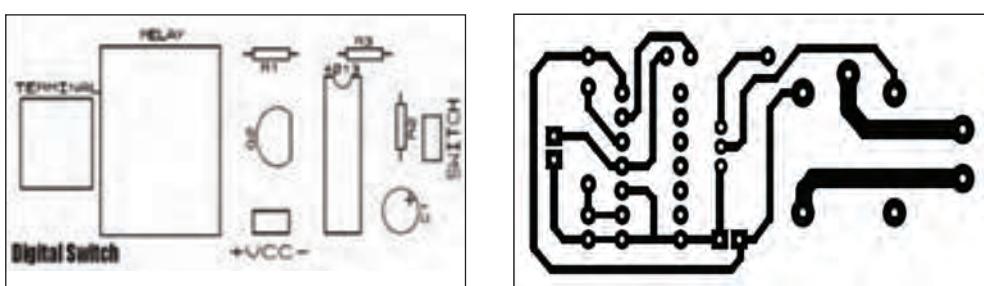

شکل ۴-۹۵- طرح پشت و روی فیبر مدار چاپی کلید الکترونیکی

### فصل سوم: پروژه کاربردی آنالوگ

کلید فشاری به قسمت switch روی فیبر متصل می شود. کانکتور (terminal) هم برای اتصال به وسیله‌ای است که قصد قطع و وصل آن را دارد. شکل ۴-۹۶ مدار مونتاژ شده را مشاهده می نمایید.



شکل ۴-۹۶- مدار مونتاژ شده کلید الکترونیکی

#### پروژه تشخیص ورود افراد ناشناس


شما با چگونگی عملکرد دزدگیر اتومبیل تا حدود زیادی آشنایی دارید. در دزدگیرهای ساده خودرو، با بازشدن در، کلید نصب شده روی در عمل می کند و آذیر(Siren) را به صدا درمی آورد. در پروژه‌ای که قصد انجام آن را داریم می خواهیم با استفاده از سنسور(Sensor) تشخیص حرکت انسان، اقدام به ساخت سیستم ورود افراد ناشناس کنیم.

سنسور چیست؟ سنسور قطعه‌ای است که کمیتی فیزیکی را حس می کند و آن را به کمیتی الکتریکی تبدیل می کند. مثلاً سنسور دما، حرارت محیط را حس کرده و آن را به ولتاژ یا به هر کمیت دیگر الکتریکی مانند فرکانس یا مقاومت تبدیل می کند.

شکل ۴-۹۷ چند مدل سنسور دما را نشان می دهد. این سنسورها، در ورودی کمیت دما را حس نموده و آن را در خروجی به تغییر مقاومت، تغییر ولتاژ یا تغییر فرکانس تبدیل می کنند. در جدول ۴-۹ تعدادی سنسور پرکاربرد معرفی شده‌اند.



پ) SMT ۱۶ خروجی فرکانس

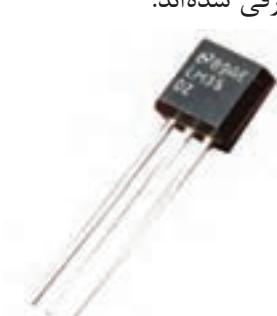

ب) LM۳۵ خروجی ولتاژ



الف) NTC خروجی مقاومت

شکل ۴-۹۷- چند نمونه سنسور

#### جدول ۴-۹ تعدادی سنسور پر کاربرد

مشخصات	شكل ظاهري	کاربرد	نام سنسور
ولتاژ کاری: ۲/۴ تا ۵/۵ ولت (ولتاژ پیشنهادی: ۳/۳ ولت) خروجی دیجیتال		سنسور رطوبت	SHT11
ولتاژ هیتر: ۵ ولت AC یا DC توان مصرفی: ۷۵۰ میلی وات		سنسور گاز (آشکار ساز گاز متان)	MQ-4
قابلیت اتصال مستقیم به میروکنترلرها قابلیت کار کرد با ولتاژهای پایین از ۲/۷ ولت		سنسور تشخیص رنگ (نوعی مبدل نور به فرکانس)	TSL230

جست و جو

با جست و جو در اینترنت ۵ نوع سنسور مختلف را که در جدول ۴-۹ نیامده است، شناسایی کرده و مشخصات آنها را بیابید. سپس جدول ۴-۱۰ را تکمیل کرده و ارائه دهید.

#### جدول ۴-۱۰

ردیف	نام سنسور	کاربرد	نوع خروجی
۱			
۲			
۳			
۴			
۵			

در این پروژه از یک مژول (Module) استفاده می کنیم که یک سنسور تشخیص حرکت انسان روی آن نصب است و کار را برای کاربر راحت کرده است. مژول در واقع یک مدار یک پارچه و آماده است که کار خاصی را

### فصل سوم: پروژه کاربردی آنالوگ

فعالیت

با مراجعه به برگه اطلاعات یک نمونه ماژول سنسور رطوبت یا گاز، مشخصات آن را استخراج کنید و در قالب یک گزارش ارائه دهید.



شکل ۴-۹۸- ماژول تشخیص گاز خانگی

انجام می‌دهد. با ترکیب ماژول‌ها می‌توانیم یک سامانه کامل بسازیم و یک فعالیت کامل را اجرا کنیم.

✓ **اجزای یک نمونه ماژول (Module):** معمولاً ماژولی که پدیده فیزیکی را کنترل می‌کند، یک سنسور دارد که می‌تواند کمیتی را حس کند، سپس با استفاده از مدارهای مختلف، کمیت حس شده را به سیگنالی آنالوگ یا دیجیتال تبدیل می‌کند. مثلًا ماژول تشخیص گاز خانگی که با استفاده از سنسور MQ-5 ساخته شده است می‌تواند گاز طبیعی،

گاز مایع یا گاز شهری را حس کند. با حس کردن گاز ولتاژ آنالوگ پایه خروجی افزایش می‌یابد. این ماژول را در شکل ۴-۹۸ مشاهده می‌نمایید. ماژول‌های بسیاری در بازار با قیمت‌های پایین وجود دارند که کار را برای کاربران بسیار آسان کرده‌اند. در جدول ۱۱-۴ تعدادی ماژول موجود در بازار معرفی شده‌اند.

جدول ۱۱-۴ تعدادی ماژول متداول در بازار

نام ماژول	شکل ظاهری
تشخیص اثر انگشت (اسکنر انگشت)	
ماژول تشخیص سطح آب	
ماژول تشخیص رطوبت HR202	
ماژول WiFi	



با جستجو در اینترنت و سایتهايی که فروش اینترنتی قطعات الکترونیکی را انجام می‌دهند، نام حداقل ۵ مژول را پیدا کرده و در کارگاه مطرح نمایید. سپس در مورد کاربردهای هر کدام با مرتبی و هم‌کلاسی‌های خود گفت و گو کنید.

### ماژول تشخیص حرکت انسان

ماژول‌های مختلفی در بازار برای این کاربرد یافت می‌شوند. به عنوان مثال در شکل ۴-۹۹ دو مورد از این ماژول‌ها را مشاهده می‌نمایید.



شکل ۴-۹۹ - دو مورد از ماژول‌های تشخیص حرکت انسان (HC-SR ۵۰۱ - HC-SR ۵۰۵)

### معرفی ماژول HC-SR501

ماژول HC-SR501 یک ماژول تشخیص حرکت انسان است. سنسور PIR مخفف شده کلمات Pyroelectric ("Passive") InfraRed است. بدن انسان حرارت دارد. این حرارت تولید امواج مادون‌قرمز (Infra Red) می‌کند و سنسور تعییه شده روی این ماژول امواج مادون‌قرمز را تشخیص حضور یک انسان توسط این سنسور، پایه خروجی این ماژول برای مدت زمانی خاصی ولتاژ  $\frac{2}{3}$  ولت را خواهد داشت و سپس صفر می‌شود. زمان توسط پتانسیومتری که روی ماژول قرار دارد قابل تنظیم است.

#### برخی کاربرد این ماژول

الف) سیستم‌های حفاظتی، امنیتی و تشخیص ورود افراد

ب) روشنایی خودکار محیط

پ) در اتوماتیک فروشگاه‌ها، بانک‌ها

#### مشخصات ماژول


- ولتاژ کار: ۵ تا ۲۰ ولت

- ابعاد:  $32 \times 24$  میلی‌متر

- زاویه تشخیص: حدود ۱۱۰ درجه

- مسافت قابل تشخیص: حدود ۳ متر تا

- ۷ متر (که توسط پتانسیومتر روی ماژول قابل تنظیم است).

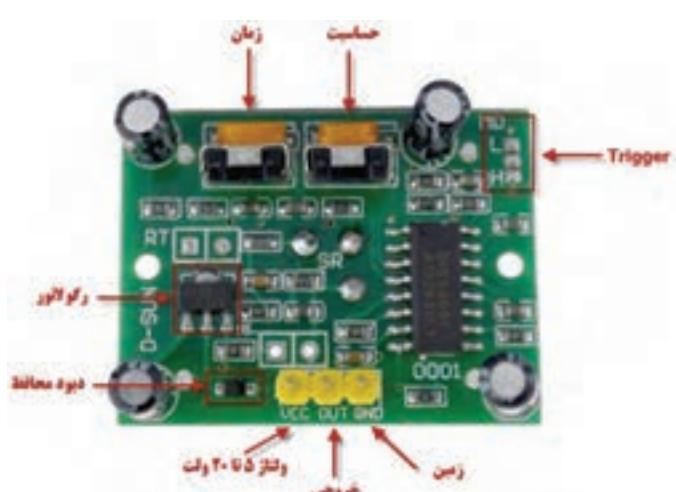

شکل ۴-۱۰۰ - ماژول HC-SR ۵۰۱

قابلیت تنظیم زمان فعلی بودن خروجی توسط پتانسیومتر روی ماژول شکل ۴-۱۰۰ این ماژول را نشان می‌دهد.

فعالیت



با مراجعه به برگه اطلاعات ماژول، سایر مشخصات آن را استخراج کنید و در قالب یک گزارش ارائه دهید.

**تنظیم ماژول:** با چرخاندن پتانسیومتر حساسیت به سمت راست، حساسیت ماژول کم می‌شود. با تنظیم این پتانسیومتر می‌توان قابلیت تشخیص را از ۳ متر تا حداقل ۷ متر تغییر داد. همچنین با تنظیم پتانسیومتر زمان، می‌توان زمان خروجی را برای مدت زمان‌های مختلفی در وضعیت  $\frac{2}{3}$  ولت نگهداشت. چنانچه این پتانسیومتر در کمترین مقدار قرار گیرد (به سمت راست) پس از تشخیص انسان حدود ۳ ثانیه پایه خروجی ماژول در ولتاژ  $\frac{3}{3}$  ولت قرار می‌گیرد سپس صفر می‌شود. اما اگر این پتانسیومتر به سمت چپ چرخانده شود این زمان تا چند دقیقه قابل افزایش است (حدود ۵ دقیقه).

اگر در قسمت Trigger پایه وسط را به پایه H وصل کنید، خروجی ماژول پس از تشخیص انسان، وصل شده و همواره در  $\frac{3}{3}$  ولت باقی می‌ماند.

### الگوی پرسش

- ۱- نقش دیود محافظه که در ورودی ماژول ۱ - HC-SR501 به صورت سری نصب شده چیست؟
- ۲- به چه دلیل در ماژول ۱ - HC-SR501 از رگولاتور استفاده شده است؟
- ۳- در صورت تشخیص انسان توسط ماژول معرفی شده، پایه خروجی ..... ولت می‌شود.
- ۴- زاویه تشخیص ماژول معرفی شده حدود ..... درجه است.

پژوهش



درمورد تفاوت ماژول ۱ HC-SR501 و HC-SR505 تحقیق کنید و نتیجه را در قالب یک گزارش ارائه دهید.

### پروژه ساخت مدار تشخیص ورود افراد ناشناس

**مواد، ابزار و تجهیزات:** ماژول ۵۰۵، آی‌سی ۵۵۵، بلندگو، مقاومت و خازن‌های موجود مدار، پین‌هدر (PinHeader)

در شکل ۴-۱۰۲ مدار تشخیص ورود افراد ناشناس رسم شده است. با ورود شخص به محل نصب ماژول خروجی آن  $\frac{3}{3}$  ولت خواهد شد. این ولتاژ باعث فعال شدن آی‌سی ۵۵۵ می‌شود که در مدار به عنوان آذیر (Siren) به کار رفته است و فرکانسی در محدوده شنوازی گوش انسان تولید می‌کند.

نکته




زمان فعال بودن آذیر، به تنظیم ولوم زمان روی ماژول بستگی دارد.



هنگام طراحی مدار چاپی این پروژه، از پین‌هدر (Pin Header) که نوعی مادگی سه پایه است استفاده کنید تا پس از مونتاژ، ماژول به راحتی روی آن نصب یا جدا شود. شکل ۴-۱۰۱ پین‌هدر نری و مادگی را نشان می‌دهد.

شکل ۴-۱۰۱-۴- پین‌هدر

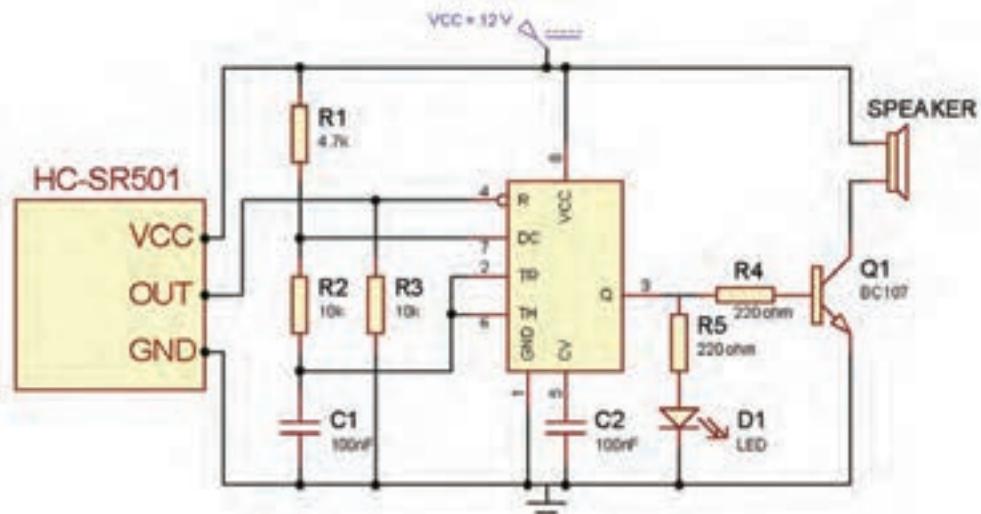

شکل ۲-۱۰۴- مدار تشخیص ورود افراد


نکات مهم



برای کالیبره کردن مازول، لازم است پس از اتصال تغذیه، حدود یک دقیقه شخصی در محدوده دید آن قرار نداشته باشد. برای این کار می‌توانید یک کارتون روی آن قرار دهید.

۱- با اتصال تغذیه، آذیر به صدا در خواهد آمد حتی اگر شخصی هم در محدوده دید مازول قرار نگرفته باشد.

۲- با استفاده از این مازول به صورت شکل ۲-۱۰۳ می‌توان مدار روشنایی هوشمند نیز ساخت با ورود شخص به اتاق لامپ به طور خودکار روشن خواهد شد.

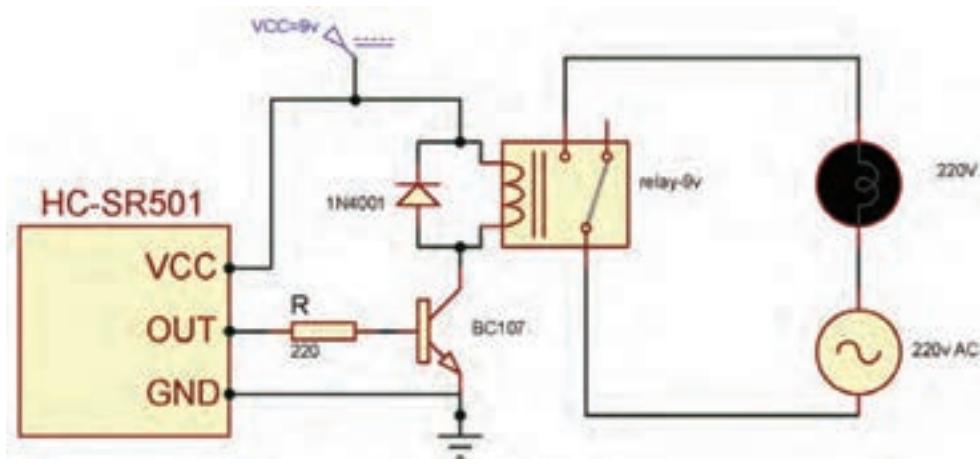

شکل ۳-۱۰۴- مدار روشنایی خودکار محیط (اتاق، راهرو، راه پله آپارتمان‌ها و ...)


ایمنی



چون ولتاژ ۲۲۰ ولت خطرناک است، ولتاژ تغذیه مدار روشنایی را ۱۲ ولت در نظر گرفته‌ایم و به جای لامپ ۲۲۰ ولت از لامپ ۱۲ ولت خودرو استفاده کرده‌ایم.


### الگوی آزمون نظری پایان واحد یادگیری (۴)

- ۱- در یک آمپلی فایر صوتی ورودی معمولاً میکروفون و خروجی بلندگو است. صحیح  غلط
- ۲- انواع کوپلاز را نام ببرید. کدام نوع کوپلاز سیگنال DC را به راحتی عبور می دهد؟
- ۳- در کوپلاز خازنی به علت وجود..... تلفات توان کم  زیاد  است.
- ۴- علامت اختصاری JFET با کانال N و P را رسم کنید و نام پایه های آن را بنویسید.
- ۵- در JFET ولتاژ بحرانی را تعریف کنید.
- ۶- شکل موج خروجی را در شکل ۴-۱۰۴ رسم کنید. نام مدار را بنویسید.
- ۷- مشخصات تقویت کننده عملیاتی ایده آل را بنویسید.
- ۸- در مدار مقایسه کننده سطح ولتاژ، ولتاژ مبنی معمولاً توسط ..... و یا توسط ..... ایجاد می شود.
- ۹- ماژول SR50 در تشخیص چه موردی به کار می رود؟ شرح دهید.

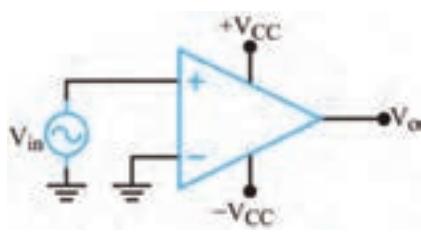

شکل ۴-۱۰۴


### الگوی آزمون عملی نرم افزاری پایان واحد یادگیری (۴)

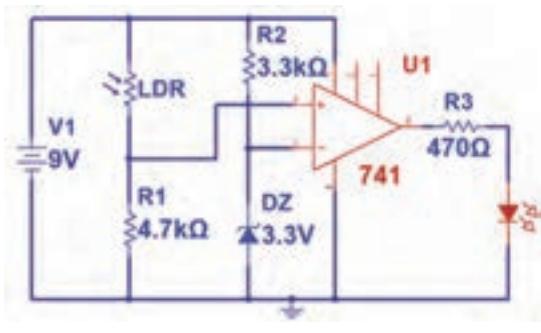

شکل ۴-۱۰۵

- ۱- نرم افزار مولتی سیم یا هر نرم افزار مناسب دیگر را راه اندازی کنید.
- ۲- مدار شکل ۴-۱۰۵ را در محیط نرم افزار بیندید.
- ۳- مدار را راه اندازی کنید.
- ۴- با ولت متر نرم افزار ولتاژ مبنای مقایسه را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.
- ۵- در نور معمولی محیط آیا LED روشن است یا خاموش؟
- ۶- در چه شرایطی LED روشن می شود؟ این حالت را به اجرا درآورید.

### الگوی آزمون عملی با قطعات واقعی پایان واحد یادگیری (۴)

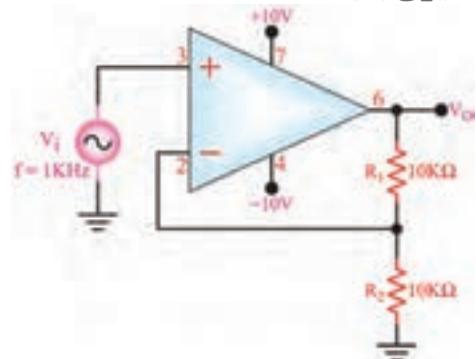


شکل ۴-۱۰۶- تقویت کننده غیر معکوس کننده

- ۱- مدار شکل ۴-۱۰۶ را روی بر دبرد بیندید.
- ۲- منبع تغذیه را به مدار وصل کنید و مدار را راه اندازی کنید.
- ۳- به ورودی مدار یک سیگنال سینوسی با فرکانس ۱ کیلو هرتز وصل کنید. دامنه سیگنال ورودی را طوری تغییر دهید که سیگنال خروجی دارای دامنه ۵ ولت پیک تا پیک شود.
- ۴- دامنه پیک تا پیک و اختلاف فاز ولتاژ های V\_o و V\_i


را با استفاده از اسیلوسکوپ اندازه بگیرید سپس بهره ولتاژ مدار را به دست آورید و یادداشت کنید.

$$V_{IN(PP)} = \dots \text{ ولت} , V_{O(PP)} = \dots \text{ ولت} , A_V = \dots \text{ مرتبه} , \Phi = \dots \text{ درجه}$$

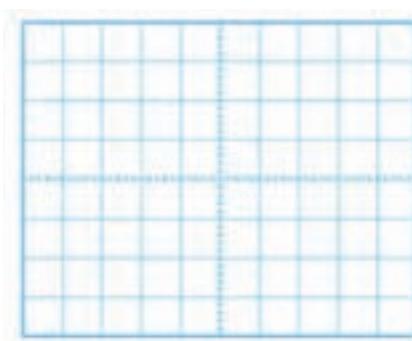۵- شکل موج سیگنال‌های ورودی و خروجی را هنگامی که  $R_1=47K\Omega$  است و خروجی دارای دامنه ۵ ولت پیک تا پیک است، در نمودار شکل ۴-۱۰۷ با مقیاس مناسب رسم کنید. T/D و T/V را روی محورها مشخص کنید.



ب) شکل موج خروجی

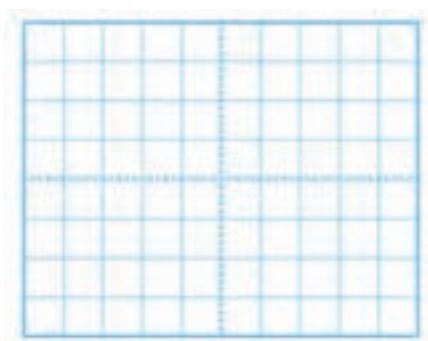

الف) شکل موج ورودی

۴-۱۰۷

۶- دامنه پیک تا پیک و اختلاف فاز ولتاژهای  $V_o$  و  $V_i$  را با استفاده از اسیلوسکوپ اندازه بگیرید سپس بهره ولتاژ مدار را به دست آورید و یادداشت کنید.

$$V_{IN(PP)} = \dots \text{ ولت} , V_{O(PP)} = \dots \text{ ولت} , A_V = \dots \text{ مرتبه} , \Phi = \dots \text{ درجه}$$

### ارزشیابی شایستگی پروژه کاربردی آنالوگ

**شرح کار:** ۱- تشریح انواع کوپلاز، تقویت کننده تفاضلی و عملیاتی ۲- بستن مدار با FET، تقویت کننده عملیاتی در نرمافزار و اندازه‌گیری کمیت‌ها ۳- بستن مدار تقویت کننده عملیاتی با قطعات واقعی و اندازه‌گیری کمیت‌ها ۴- آماده‌سازی طرح مدارچاپی پروژه ۵- مونتاژ قطعات روی فیبر ۶- تست صحت عملکرد بُرد مونتاژ شده

**استاندارد عملکرد:** شاخص‌ها: ۱- تشریح انواع کوپلاز، تقویت کننده با FET، عملکرد تقویت کننده تفاضلی و عملیاتی (۱۵ دقیقه) ۲- بستن مدار با FET، تقویت کننده عملیاتی در نرمافزار و اندازه‌گیری کمیت‌ها (۱۵ دقیقه) ۳- بستن مدار تقویت کننده عملیاتی با قطعات واقعی و اندازه‌گیری کمیت‌ها (۳۰ دقیقه) ۴- آماده سازی طرح مدارچاپی پروژه (۱۰ دقیقه) ۵- مونتاژ قطعات روی فیبر (۳۰ دقیقه) ۶- تست صحت عملکرد بُرد مونتاژ شده (۳۰ دقیقه)

**شرط انجام کار و ابزار و تجهیزات:** مکان مناسب انجام کار با کف عایق یا آنتی استاتیک - نور مناسب برای کارهای ظریف - ابعاد حداقل ۶ مترمربع و دارای تهویه یا پنجره - دمای طبیعی (۱۸°C-۲۷°C) و مجهز به وسایل اطفای حریق - میزکار استاندارد با ابعاد L۱۸۰ × D۸۰ × H۸۰ cm - مجهز به فیوز حفاظت جان - فرد با لباس کار - انجام کار در حال نشسته یا ایستاده - رایانه - پرینتر - نرمافزارهای مناسب - برگه اطلاعات قطعات - لوازم التحریر - وسایل تهیه مدارچاپی - وسایل اسیدکاری - وسایل سوراخ کاری فیبر - وسایل مونتاژ - قطعات پروژه

معیار شایستگی:

ردیف	مراحل کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	تشریح انواع کوپلاز، تقویت کننده با FET، عملکرد تقویت کننده تفاضلی و عملیاتی	۱	
۲	بستن مدار با FET، تقویت کننده عملیاتی در نرمافزار و اندازه‌گیری کمیت‌ها	۲	
۳	بستن مدار تقویت کننده عملیاتی با قطعات واقعی و اندازه‌گیری کمیت‌ها	۲	
۴	آماده سازی طرح مدارچاپی پروژه	۱	
۵	مونتاژ قطعات روی فیبر	۲	
۶	تست صحت عملکرد بُرد مونتاژ شده	۲	
	شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: ۱- محافظت از دستگاه‌ها ۲- دقت و مسئولیت پذیری ۳- شایستگی تفکر و یادگیری ۴- ادامه‌العمر ۵- اخلاق حرفه‌ای ۶- رعایت نکات زیست محیطی	۲	
*	میانگین نمرات * حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.		

## واحد یادگیری ۵

### راه اندازی و عیب یابی پروژه آنالوگ

#### آیا قابه حال فکر کرده اید؟

- چه روش‌هایی برای عیب‌یابی مدارهای الکترونیکی وجود دارد؟
- اتصال اشتباه تغذیه چه معایبی را در مدار ایجاد می‌کند؟
- چه دستگاه‌هایی برای عیب‌یابی مدارهای الکترونیکی مورد نیاز است؟
- استفاده از جعبه مناسب برای یک دستگاه چه اهمیتی دارد؟

در مراحل مونتاژ هر بُرد الکترونیکی ممکن است بهدلیل اشتباهاتی که رخ می‌دهد، بُرد به درستی کار نکند. در این حالت عیب‌یابی بُرد اهمیت زیادی دارد. اگر فرآگیران، اصول عیب‌یابی را به خوبی فراگیرند به آسانی می‌توانند روش آموزش داده شده برای عیب‌یابی را به سایر دستگاه‌های الکترونیکی نیز تعمیم دهند. همچنین لازم است بعد از مونتاژ هر بُرد، به منظور محافظت آن از عوامل محیطی و اتصال قطعات جانبی به آن، بُرد را در جعبه مناسب قرار دهند. در این واحد یادگیری، مدار تقویت‌کننده کامل صوتی را مورد بررسی قرار می‌دهید. سپس تقویت‌کننده را آزمایش و راه اندازی می‌کنید. در ادامه مدار پروژه را با اضافه کردن یک بُرد پخش صوت MP<sup>۳</sup> تکمیل و جعبه مناسبی را برای آن انتخاب می‌نمایید. در تمام مراحل اجرای کار، رعایت نکات ایمنی و بهداشتی و شایستگی‌های غیرفیزی مانند کارگروهی، رعایت نکات ایمنی دستگاه‌ها، دقت و تمرکز در اجرای کار باید مورد توجه قرار گیرد.

#### استاندارد عملکرد


### راه اندازی و عیب یابی پروژه آنالوگ با رعایت استانداردهای تعریف شده

## ۱-۵ مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز

ابزار عمومی برق یا الکترونیک - لوازم التحریر - منبع تغذیه - مولتی‌متر - اسیلوسکوپ - سیگنال‌زنر اتور - بُرد مونتاژ شده پروژه - وسایل لحیم‌کاری - مواد پاک‌کننده - دریل - متنه مناسب - قطعات الکترونیکی مورد نیاز (متناسب با نوع پروژه)

## ۲-۵ تغذیه مدارهای الکترونیکی


سامانه تغذیه یک مدار الکترونیکی از اجزای بسیار مهم آن است. به مدارهای شکل ۵-۱ دقت کنید. ولتاژهای تغذیه این مدارها از چه طریق تأمین می‌شود؟

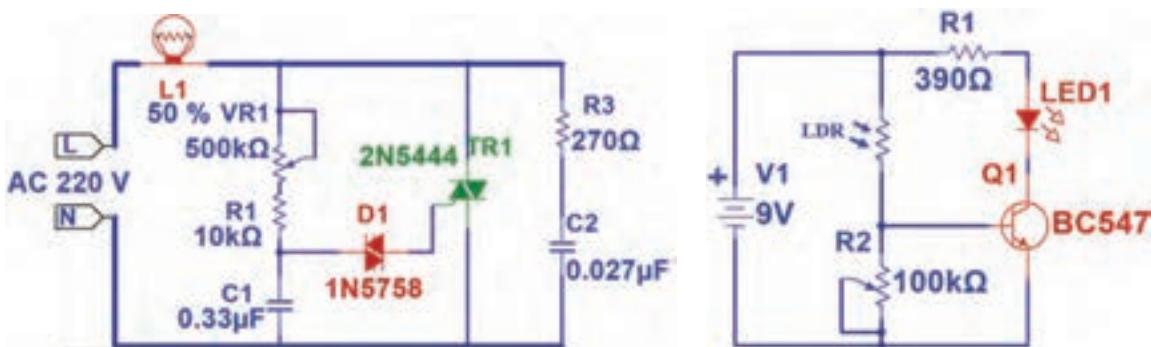

شکل ۱-۵-۲ دو نمونه نقشه مدار با تغذیه‌های متفاوت

در مدار «الف» از یک باتری به عنوان تغذیه استفاده شده است. باتری یکی از منابع تولید جریان مستقیم DC (DC) است. حتی اگر نماد مداری باتری هم وجود نداشت، باز هم از روی علامت + می‌توانستیم به ولتاژ تغذیه پی‌ببریم. در مدار «ب» دو ترمینال با نام‌های L و N وجود دارد. منظور از L فاز و N نول است. وجود

فاز و نول نشانه وجود ولتاژ AC است. علاوه بر این مورد مابین این دو ترمینال عبارت «AC ۲۲۰ v» را می‌توان دید که مشخص می‌کند ولتاژ تغذیه متناوب بوده و مدار با ولتاژ ۲۲۰ ولت راهاندازی می‌شود. گاهی در مدارها به جای یک ولتاژ، یک محدوده ولتاژ نوشته می‌شود. به مدار شکل ۵-۲ دقت کنید. این مدار می‌تواند با ولتاژی بین ۱۲ تا ۱۵ ولت کار کند. نکته: توجه داشته باشید که همه ولتاژها به راحتی در دسترس نیستند. مثلاً کمتر ترانسفورماتوری یافت می‌شود که خروجی آن ۱۳ ولت باشد. اما ترانسفورماتور با ولتاژ خروجی ۱۲ ولت متداول است.

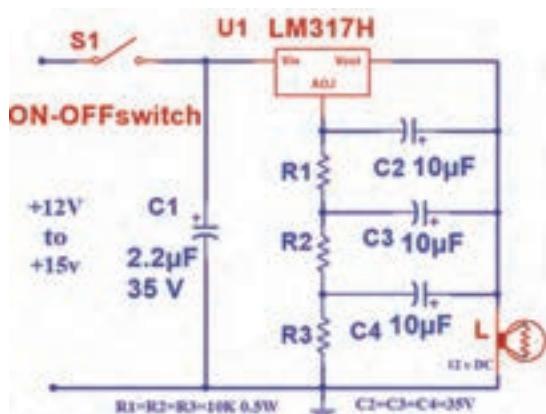

شکل ۱-۵-۲-۱ تغذیه مدار در یک محدوده ۱۲ تا ۱۵ ولتی

### جست‌وجو در اینترنت

با جست‌وجو در سایت‌های معتبر، چند مدار الکترونیکی بباید که دارای محدوده ولتاژ وسیع مثلاً از ۹ تا ۲۰ ولت باشند.

### تغذیه مدار تقویت‌کننده

مدار تقویت‌کننده ۱۰ واتی ساخته شده در واحد یادگیری ۴ با ولتاژ ۱۲ ولت مستقیم کارمی کند. پس از ساخت یک منبع تغذیه ۱۲ ولتی، ولتاژ خروجی آن را به وسیله ولتمتر اندازه بگیرید، سپس منبع تغذیه را به مدار تقویت‌کننده وصل کنید.

نکته

برای تغذیه مدار از دو سیم با رنگ‌های متفاوت استفاده کنید. معمولاً از رنگ مشکی برای منفی و از رنگ سفید یا قرمز برای مثبت استفاده می‌شود.



## ۳-۵ تعیین ولتاژها و سیگنال‌های مدار


برای اطمینان از عملکرد صحیح مدار، اندازه‌گیری ولتاژها و سیگنال‌های مختلف مدار، لازم است. برای مشاهده سیگنال قسمتی از مدار باید از اسیلوسکوپ استفاده شود.

نکته

برای تعمیر مدارهای الکترونیکی، معمولاً ولتاژ نقاط مختلف مدار را نسبت به زمین (GND) اندازه‌گیری می‌کنند. اما گاهی لازم است ولتاژ دو نقطه (غیر از زمین) نسبت به هم اندازه‌گیری شوند. یکی از موارد متداول اندازه‌گیری ولتاژ بین کلکتور امیتر ترانزیستورها در مدارهای آنالوگ است.



### اندازه‌گیری ولتاژ و جریان مدار تقویت‌کننده ۱۰ وات

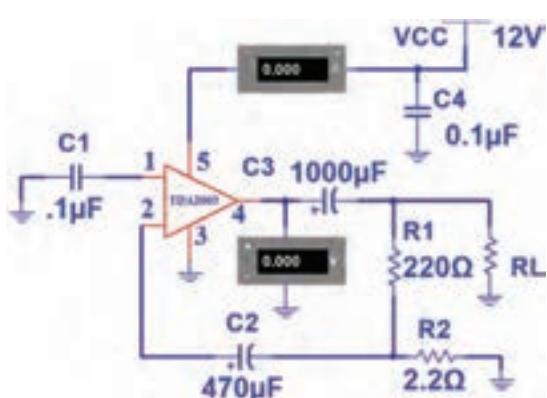

شکل ۳-۵-۱ مدار با دستگاه‌های اندازه‌گیری

با استفاده از ولتمتر و آمپر متر می‌توانید به بررسی ولتاژ و جریان مدار بپردازید. برای این منظور می‌توانید با توجه به شکل ۳-۵-۱ ولتاژ اندازه‌گیری را در مدار قرار دهید و ولتاژهای نقاط مختلف مدار را نسبت به زمین و جریان مدار را اندازه بگیرید. سپس مقادیر اندازه‌گیری شده را با مقادیر داده شده در جدول ۳-۱ مقایسه کنید. در جدول ۳-۱ ولتاژ تغذیه و جریان مدار مشخص شده است. اگر ولتاژ و جریان با مقادیر جدول هم خوانی داشته باشد مدار سالم است. اما اگر تفاوت زیاد باشد به معنی وجود عیوب در مدار است.

**تمرین:** جدول ۱-۵ را ترجمه کرده و در جدول ۵-۲ یادداشت نمایید. از موارد مهم در رشته الکترونیک آشنا بودن با زبان انگلیسی و استفاده از محتویات ارائه شده در برگه‌های اطلاعات و فهم متون سایت‌های علمی و مقالات انگلیسی است.

## جدول ۱-۵ مقادیر کمیت‌های DC مدار

Symbol	Parameter	Test conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
$V_s$	Supply voltage		8	18	18	V
$V_o$	Quiescent output voltage (pin 4)		6.1	6.9	7.7	V
$I_d$	Quiescent drain current (pin 5)			44	50	mA

جدول ٥-٢


اندازه‌گیری ولتاژ و جریان تقویت‌کننده ۱۰ وات

کار عملی ۱



مواد، ابزار و تجهیزات: آمپر متر، ولت متر- بُرد مونتاژ شده - منبع تغذیه - سیم های رابط  
هدف: اندازه گیری ولتاژ و جریان DC مدار  
مکان: احصار، کار:

- ۱- ولتاژ تغذیه را به بُرد مونتاژ شده آمپلی فایر وصل کنید.  
 ۲- با استفاده از مدار شکل ۵-۳ ولتاژ DC خروجی و جریان مصرفی مدار (جریان خط تغذیه) را اندازه بگیرید و یادداشت نمایید.

۳- آیا مقادیر اندازه‌گیری شده با مقادیر داده شده در جدول تطابق دارد؟

۴-۵ مداری یا عیب

چنانچه مقادیر اندازه‌گیری شده با مقادیر جدول تفاوت زیادی داشته باشد، مدار معیوب است و باید عیب‌یابی شود. برای عیب‌یابی ابتدا از صحت دوشاخه یا پریز اطمینان حاصل کنید. این کار را می‌توانید با استفاده از ولت‌متر و با رعایت نکات ایمنی کامل انجام دهید. مراحل عیب‌یابی را به صورت زیر پی‌گیری کنید. در هر مراحله خودم محمد نداشت عیب داشت. هماناً قسمت است.

ب، س، ب، ن، دو شاخه (با نظارت میر، کا، گاه)

- بررسی سیم رابط تا ورودی ترانسفورماتور (با ناظارت مربی کارگاه)
- بررسی ولتاژ خروجی ترانسفورماتور
- بررسی ولتاژ بعد از یکسوکننده
- اندازه‌گیری ولتاژ نقاط مختلف مدار



شکل ۵-۴-رفع عیب اتصال کوتاه در فیبر مدار چاپی  
پس از مونتاژ

لازم به ذکر است که در عیب‌یابی دستگاهی مانند تلویزیون، نقشه‌هایی توسط کارخانه تولیدکننده در اختیار سرویس‌کاران قرار می‌گیرد که با استفاده از آنها، ولتاژها و شکل موج‌های نقاط مختلف مدار اندازه‌گیری شده و با مقایسه با مقادیر داده شده در نقشه، نقطه عیب مشخص می‌شود. با بررسی کامل قسمت‌های مختلف مدار می‌توانید به عیب مدار پی‌برید. در بسیاری از موارد طرح پشت فیبر دارای عیب‌هایی مانند قطع شدگی خطوط (Track) است. ممکن است پس از انجام لحیم‌کاری، به علت نزدیک بودن خطوط به هم، اتصال کوتاه رخ دهد. به تمامی این موارد توجه کنید. شکل ۵-۴ فیبر مدار چاپی را نشان می‌دهد که در اثر لحیم‌کاری اتصال کوتاه شده و با برداشتن لحیم و مس اضافی به‌وسیله یک شیء نوک‌تیز، مشکل برطرف شده است.

#### روش‌های عیب‌یابی

در تعمیر مدارهای الکترونیکی سه روش وجود دارد. این سه روش عبارت‌اند از:

- ولتاژ‌گیری
- اهم‌گیری

#### ردیابی سیگنال (Signal tracing)

سه وسیله مولتی‌متر، اسیلوسکوپ و سیگنال ژنراتور برای عیب‌یابی مدارهای عمومی، به کار می‌روند. در روش ولتاژ‌گیری باید مانند شکل ۵-۵ با استفاده از نقشه مدار، نسبت به اندازه‌گیری ولتاژ نقاط آزمایش مدار اقدام کنید. این کار را باید تا مرحله‌ای ادامه دهید تا ولتاژ اندازه‌گیری شده با ولتاژ نوشته شده روی نقشه‌ها یکسان نباشد. به‌این ترتیب بلوك معیوب مشخص می‌شود. با ادامه اندازه‌گیری‌ها در آن منطقه، نقطه معیوب را پیدا می‌کنیم. پس از رسیدن به این مرحله می‌توانید آزمایش سلامت قطعه را شروع کنید. برای مثال اگر بخواهید یک ترانزیستور



شکل ۵-۵-ولتاژ‌گیری در مدار

## فصل سوم: پروژه کاربردی آنالوگ

را در مدار مورد آزمایش قرار دهید با حالت‌های زیر مواجه خواهید شد:

الف) چنانچه ترانزیستور در حالت تقویت‌کننده باشد، VeE نباید صفر و یا به اندازه ولتاژ تغذیه باشد.

ب) چنانچه ترانزیستور در حالت سوئیچینگ باشد، VeE می‌تواند صفر یا به اندازه ولتاژ تغذیه باشد.

در روش اهم‌گیری باید قطعه را خارج از مدار آزمایش کنیم. هرچند بسیاری از تعمیرکاران خبره به دلیل تجربه‌ای که دارند (مانند تعمیرکاران تلویزیون) به شرط تخلیه بودن خازن‌ها، بعضی قطعات را در مدار آزمایش می‌کنند و نتیجه هم می‌گیرند.

در روش ردیابی سیگنال، یک سیگنال ضعیف (در حد میلی ولت) به ورودی مدار داده می‌شود و تقویت شده آن از خروجی دریافت می‌گردد. در صورتی که مدار معیوب باشد، سیگنال تقویت نمی‌شود. برای یک مثال کاربردی در تقویت‌کننده چند طبقه ترانزیستوری، ابتدا سیگنال ضعیف را به آخرین طبقه اعمال می‌کنند و با استفاده از اسیلوسکوپ، سیگنال خروجی را می‌بینند. چنانچه شکل موج و دامنه خروجی مناسب باشد، این طبقه سالم است. سپس این مرحله را برای طبقه قبل از تقویت‌کننده خروجی تکرار می‌کنیم. چنانچه در این طبقه هم سیگنال خروجی وجود داشته باشد این طبقه نیز سالم است. به همین ترتیب کار را ادامه می‌دهیم تا به طبقه‌ای می‌رسیم که سیگنال خروجی مناسب نیست. در این حالت در می‌یابیم که عیب مربوط به این طبقه است. به عبارت دیگر عیب یابی از طبقه آخر به سمت طبقه اول انجام می‌گیرد. اگر برای تقویت‌کننده‌ی از آی‌سی استفاده شده باشد تنها چاره کار، تعویض آی‌سی است.

تحقیق



با جستجو در اینترنت، در مورد روش تعمیر بُردهای الکترونیکی، مثلاً گیرنده‌های دیجیتال، نکاتی را یادداشت کنید و به کلاس ارائه دهید.

کار عملی ۲



### اتصال سیگنال متناب ب مدار تقویت‌کننده صوتی

هدف: راهاندازی مدار تقویت‌کننده و اندازه‌گیری بهره ولتاژ مواد، ابزار و تجهیزات: منبع تغذیه، سیگنال ژنراتور AF، اسیلوسکوپ، بلندگو، بُرد مونتاژ شده و سیم‌های رابط مراحل اجرای کار:

۱- ولتاژ ۱۲ ولت مستقیم را به تغذیه مدار وصل کنید.

نکته



برای آزمایش مدار دو روش وجود دارد که به آن اشاره خواهد شد.

۲- سیگنالی سینوسی با دامنه‌ای در حدود چند میلی ولت و فرکانس ۱KHz را به ورودی مدار وصل کنید. اسیلوسکوپ را به خروجی اتصال دهید. در این مرحله به قطب‌های مثبت و منفی خروجی و ورودی مدار توجه داشته باشید. هم‌زمان سیگنال‌های ورودی و خروجی مدار را روی اسیلوسکوپ ببینید. دامنه ورودی را طوری تنظیم کنید که شکل موج خروجی اعوجاج نداشته باشد.

$$V_{in} = \dots\dots\dots\text{mV} \quad V_{out} = \dots\dots\dots\text{mV}$$

$$AV = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \dots\dots\dots$$

خروجی مدار را روی اسیلوسکوپ ببینید. دامنه ورودی را طوری تنظیم کنید که شکل موج خروجی اعوجاج نداشته باشد.

۳- دامنه پیک‌تاپیک سیگنال ورودی و خروجی و بهره ولتاژ مدار را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

۴- سیگنال صوتی ضعیف (مثلًا خروجی رایانه شخصی، یا خروجی هدفون گوشی تلفن همراه) را به ورودی و بلندگو را به خروجی مدار وصل کنید. صدا باید با کیفیت خوب از بلندگو پخش شود.

## ۶- آشنایی با بُردهای پخش کننده فایل‌های MP۳ و رادیو

در این بخش با بُرد پخش صوت MP۳ آشنا خواهید شد. نمونه‌ای از این بُردها در شکل ۶-۵ آورده شده است.



شکل ۶-۵- بُرد پخش کننده MP۳

تاریخچه و مخفف کلمات MP و تفاوت MP۳ و MP۴ را بیابید و در قالب یک گزارش ارائه دهید.

تحقیق



### أنواع بُردهای MP۳

بُردهای پخش MP۳ در انواع مختلف طراحی و تولید می‌شوند که برخی از آن‌ها به شرح زیر است.

بُرد بدون رگولاتور ولتاژ با تغذیه ۵ ولت دارای ورودی صدا (AUX) یا بدون آن، شکل ۷-۵.



بُرد با رگولاتور داخلی ۷۸۰۵ دارای ورودی صدا (AUX) یا بدون آن. تغذیه این بُردها می‌تواند بیشتر از ۵ ولت باشد. معمولاً از ۱۲ ولت استفاده می‌شود.

بُردهای دارای بلوتوث، این مدل قابلیت اتصال به وسایل دارای بلوتوث مانند گوشی تلفن همراه را دارد. در این حالت می‌توان فایل صوتی را از طریق بلوتوث و بدون اتصال سیم به بُرد منتقل و پخش کرد، شکل ۷-۵.

شکل ۷-۵- بُرد دارای بلوتوث و ورودی صدا

بُرد با قابلیت ضبط، در این مدل قابلیت ضبط صدا نیز وجود دارد.

شکل ۵-۸ نمونه‌ای از برد دارای رگولاتور ۷۸۰۵ را نشان می‌دهد. در این حالت نیاز به استفاده از رگولاتور بیرونی نیست. در شرایط معمولی چنانچه از بُرد ۵ ولتی استفاده می‌کنید باید با استفاده از رگولاتور ۵ ولتی، مقدار ولتاژ منبع ۱۲ ولت (یا ۹ ولت) را به ۵ ولت برسانید، سپس به مدار تقویت‌کننده وصل کنید. به این ترتیب ولتاژ تغذیه بُرد MP3 تأمین می‌شود.




شکل ۵-۸- برد MP3 با رگولاتور ۷۸۰۵ داخلی

#### اتصال خروجی بُرد پخش کننده Mp3 به ورودی مدار

برای تکمیل پروژه تقویت‌کننده صوتی، باید خروجی بُرد پخش کننده Mp3 را به ورودی مدار تقویت‌کننده متصل کنید. چون خروجی بُرد Mp3، استریو و مدار تقویت‌کننده مونو است برای اتصال این دو مدار به هم می‌توانید اتصال‌های وسط و کنار سوکت خروجی بُرد را به ورودی تقویت‌کننده ارتباط دهید. هنگام اتصال، به سیم زمین (GND) در هر دو مدار دقت کنید.

در صورتی که قصد استفاده از مدار به صورت استریو را دارید، کافی است دو مدار تقویت‌کننده صوتی بسازید و پایه‌های خروجی سوکت را به این مدار متصل کنید.

شکل ۵-۹ چگونگی این ارتباط را نشان می‌دهد.

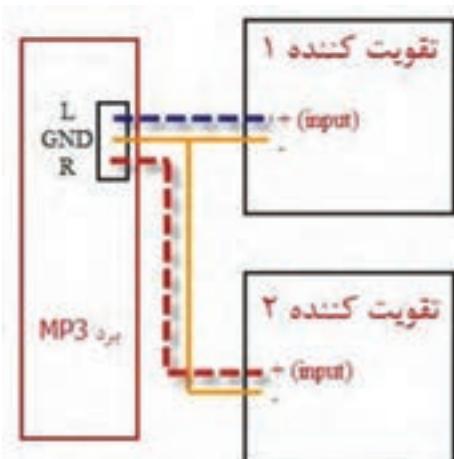

شکل ۵-۹- چگونگی اتصال استریو

به چه دلیل در سیستم‌های استریو از فیلترهای مختلف برای صدای زیر، بیم و معمولی استفاده می‌کنند؟ آیا تقویت‌کننده استریو شما واقعاً یک تقویت‌کننده استریو است؟ چرا؟ با مراجعه به منابع مختلف، پاسخ سؤال را بیابید و نتیجه را در قالب یک گزارش ارائه دهید.

پژوهش



فیلم



فیلم چگونگی راه اندازی پروژه را مشاهده نمایید.

## ۷-۵- تهیه جعبه برای پروژه

### انتخاب جعبه مناسب

یکی از نکات مهمی که در ساخت یک پروژه اهمیت دارد استفاده از یک جعبه مناسب برای قرار دادن بُرد مدارچاپی در داخل آن است. برای انتخاب جعبه باید به نکات زیر توجه کنید.

چنانچه قرار است منبع تغذیه بیرون از جعبه قرار گیرد و با یک فیش به آن اتصال یابد، نیاز به جعبه کوچک‌تری دارید.


اگر منبع تغذیه که شامل ترانسفورماتور، یک سوکننده، صافی و احتمالاً رگولاتور ولتاژ است، درون جعبه قرار می‌گیرد و مدار مستقیماً توسط سیم به برق شهر وصل می‌شود، نیاز به جعبه بزرگ‌تری خواهد بود. جنس جعبه‌ها نیز متفاوت‌اند. می‌توانید جنس فلزی یا پلاستیکی را انتخاب کنید. شکل ۵-۱۰ تعدادی جعبه موجود در بازار برای پروژه را نشان می‌دهد.

### پرسش

یک مدار تقویت‌کننده صوتی پرقدرت را درنظر بگیرد که دارای آی‌سی و ترانزیستورهای توان بالایی است که به شدت داغ می‌شوند و بر روی گرمگیر بسته شده‌اند. چنانچه بخواهید برای این مدار یک جعبه تهیه نمایید، چه جنسی را انتخاب خواهید کرد؟ دلیل انتخاب خود را بنویسید.

.....

.....

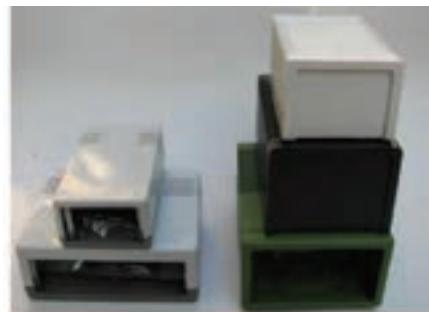

شکل ۵-۱۰- جعبه‌های پلاستیکی و فلزی

### فصل سوم: پروژه کاربردی آنالوگ



شکل ۵-۱۱- جعبه پلاستیکی انتخاب شده برای پروژه

#### پرسش

اگر بخواهید یک مدار محافظ یخچال بسازید، نیاز به جعبه خواهید داشت؟ شما چه راههایی برای انتخاب جعبه در نظر می‌گیرید؟

شکل ۵-۱۱ نمونه‌ای از جعبه‌های موجود در بازار نشان می‌دهد که در ساخت این پروژه از آن استفاده شده است.

#### پژوهش

با جستجو در اینترنت، چند سایت فروش جعبه برای بُردهای الکترونیکی را پیدا کنید. سپس بررسی نمایید آیا برای آمپلی‌فایر ۱۰ واتی که ساخته‌اید (دارای ابعاد حدوداً ۷ در ۵ سانتی‌متر است) چه جعبه‌هایی و با چه قیمت‌هایی وجود دارد؟



#### چگونگی کنار هم قراردادن بخش‌های مختلف پروژه در داخل جعبه

چیدمان و قراردادن بُردها و قطعات در داخل جعبه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اگر به این موضوع توجه نکنید ممکن است با انتخاب جعبه نامناسب هزینه بالا برود و شکل ظاهری پروژه نیز مطلوب نباشد. رعایت مراحل زیر می‌تواند در این ارتباط مفید باشد.



شکل ۵-۱۲- منبع تغذیه

- ✓ منبع تغذیه به همراه یک سوکننده را در گوشه جعبه قراردهید و آن را با پیچ مهار کنید یا مانند شکل ۵-۱۲ از منبع تغذیه سوئیچینگ آماده استفاده کنید.

✓ بُرد MP3 را با برش دادن و جایابی در جعبه در محل مناسبی قرار دهید.

✓ کلید فشاری برای روشن و خاموش کردن دستگاه را در کنار آن نصب کنید و طراحی پنل (Panel) قسمت جلوی پروژه را طبق شکل ۵-۱۳ کامل کنید.



شکل ۵-۱۳- پنل جلوی پروژه



با مراجعه به رسانه‌های مختلف بررسی کنید به چه دلیل در برخی از دستگاه‌ها برای اتصال مدارها به یکدیگر از سوکت نر و ماده استفاده نمی‌کنند؟ نتیجه را در قالب یک گزارش ارائه دهید.

- ☒ مدار تقویت‌کننده صوتی را در قسمت مناسبی از جعبه پیچ کنید. اتصالات مربوط به ورودی صدا و تغذیه را برقرار کنید. سپس مدار کلید الکترونیکی را با پیچ در فضای جعبه محکم کنید. اتصالات مربوط به رله و کلید فشاری را برقرار نمایید. شکل ۵-۱۴ نمای بیرون و درون پروژه را نشان می‌دهد.



شکل ۵-۱۴-نمای بیرون و درون

## ۵-۸ آشنایی با ترمینال (جک) بلندگو



شکل ۵-۱۶- جک بلندگو



شکل ۵-۱۵- ترمینال بلندگو



در سیستم‌های صوتی معمولاً برای اتصال سیم‌های بلندگو به دستگاه اصلی از ترمینال‌های فشاری استفاده می‌شود. سیم به راحتی بدون استفاده از ابزار خاصی در این ترمینال‌ها قرار می‌گیرد. این مدل از ترمینال‌ها را در شکل ۵-۱۵ مشاهده می‌کنید. در این ترمینال‌ها از ورودی به رنگ قرمز برای اتصال سیم مشیت و رنگ مشکی برای سیم منفی استفاده می‌شود. همچنین می‌توان از جک بلندگو مانند شکل ۵-۱۶ استفاده کرد. این جک‌ها در انواع مونو و استریو ساخته می‌شوند. چون این پروژه دارای خروجی مونو است باید از جک مونو استفاده کنید. البته از این مدل بیشتر برای هدفون استفاده می‌شود. شکل ۵-۱۷ استفاده از ترمینال بلندگو را در این پروژه نشان می‌دهد.

### فصل سوم: پروژه کاربردی آنالوگ



شکل ۱۷-۵- استفاده از ترمینال بلندگو در پروژه (پشت جعبه)

فعالیت

چند نمونه جعبه دستگاه‌های الکترونیکی را باز کنید و چیدمان داخل آنها را به طور دقیق بررسی و مشاهده کنید. در ارتباط با کیفیت چیدمان، اتصال‌ها و نصب بُردها گزارش تهیه کنید و در قالب بیان مزایا و معایب هر دستگاه، از بُعد تعمیرات به کارگاه ارائه دهید.



کار عملی ۳



### تکمیل پروژه تقویت کننده صوتی

**هدف:** آماده‌سازی نهایی پروژه  
**مواد، ابزار و تجهیزات:** جعبه مناسب، مدار تقویت کننده، مدار کلید الکترونیکی یا کلید قطع و وصل معمولی، منبع تغذیه، سیم و دوشاخه، جک بلندگو، بُرد پخش MP<sup>3</sup>، سیم، پیچ برای محکم کردن قسمت‌های مختلف درون جعبه و چند نمونه دستگاه الکترونیکی مستعمل نصب شده در داخل جعبه.

- ۱- منبع تغذیه، تقویت کننده و مدار کلید الکترونیکی (در صورت موجود بودن) را با استفاده از پیچ مناسب در درون جعبه محکم کنید.
- ۲- بُرد MP<sup>3</sup> و کلید را در روی جعبه و جک بلندگو را پشت آن نصب کنید. به این ترتیب پروژه را به اتمام برسانید.
- ۳- سیم‌کشی‌های نهایی را انجام دهید و در جعبه را ببندید.

### الگوی پرسش

- ۱- تغذیه مدارهای مختلف الکترونیکی همواره به صورت DC است. صحیح  غلط
- ۲- اگر مداری معیوب است اولین گام در فرایند عیب‌یابی بررسی.....مدار است.
- ۳- در روش ردیابی سیگنال از چه دستگاه‌هایی استفاده می‌شود؟ نام ببرید.

### پیشنهاد برای هنرجویان علاقه‌مند

یکی دیگر از کاربردهای تقویت کننده صوتی که ساخته‌اید، استفاده از آن به عنوان یک اسپیکر رایانه است. برای این کار باید جعبه بلندگو بسازید و بلندگو را داخل آن قرار دهید. چنانچه به این کار علاقه‌مند هستید می‌توانید با مراجعه به اینترنت به ساخت جعبه بلندگو بپردازید.




نرم افزارهایی وجود دارند که کار محاسبات مربوط به جعبه بلندگو را انجام می‌دهند. با جستجو در اینترنت آنها را بباید و به کارگاه ارائه دهید.

## ۵-۹ آشنایی با مدارهای تغذیه پشتیبان (اضطراری) ساده

ممکن است در ساخت یک پروژه خاص، نیاز به منبع تغذیه اضطراری داشته باشد. دو روش ساده برای تولید و ساخت منبع تغذیه پشتیبان یا اضطراری پیشنهاد می‌شود.

### استفاده از دیود

مدار برق اضطراری با استفاده از دیود در شکل ۵-۱۸ رسم شده است. زمانی که برق شهر برقرار است، نقطه A دارای ولتاژ بوده و دیود D<sub>1</sub> وصل و دیود D<sub>2</sub> قطع بودن است. دلیل قطع بودن D<sub>2</sub> این است که آند آن دارای ولتاژ بیشتری نسبت به کاتد آن است (آن حدود حداکثر ۱۶ ولت، کاتد ۹ ولت). به این ترتیب ولتاژ خروجی صافی به مدار مورد نظر (Circuit) می‌رسد. در صورت قطع شدن برق شهر، ولتاژ در نقطه A صفر می‌شود. در این حالت D<sub>2</sub> قطع و D<sub>1</sub> وصل است زیرا آند آن دارای ولتاژ ۹ ولت و کاتد آن صفر ولت است. در این شرایط ولتاژ ۹ ولت باقی (که تغذیه پشتیبان است) به مدار داده می‌شود. به این ترتیب با قطع برق شهر و صفر شدن ولتاژ خروجی ترانسفورماتور، به طور خودکار باقی تغذیه مدار را تأمین می‌کند.

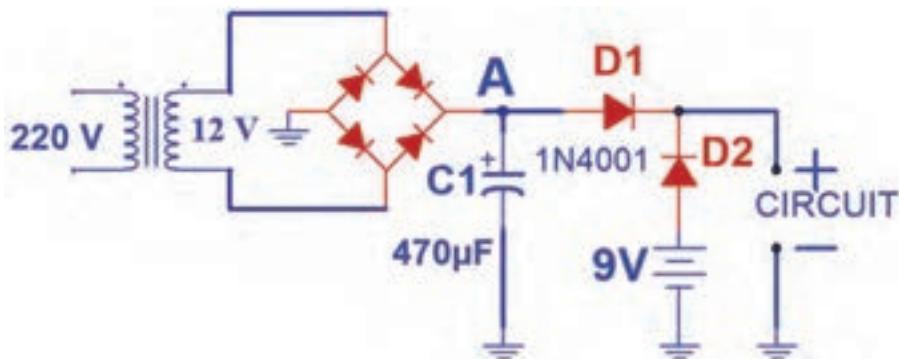


شکل ۵-۱۸- تغذیه اضطراری با دیود

**بارش فکری:** از طریق بارش فکری مزایا و معایب این مدار را بباید و جمع‌بندی کنید.

### استفاده از رله

در مدار شکل ۵-۱۹ تغذیه اضطراری با استفاده از رله تأمین می‌شود. در هنگام وجود برق شهر، رله عمل می‌کند. کن tact های NO (پایه ۲- Normally Open) و کن tact مشترک (پایه ۱) متصل می‌شود و ولتاژ خروجی صافی به مدار مورد نظر می‌رسد. در صورت قطع برق شهر، رله هم خاموش شده و کن tact های NC (پایه ۳- Normally Close) و مشترک (پایه ۱) به هم متصل می‌شوند. در این حالت باقی ۹ ولت مدار را تأمین می‌کند. برای قطع و وصل باقی به مدار باید از کلید جداگانه استفاده شود. زیرا در لحظاتی که برق شهر وجود ندارد ولتاژ تغذیه باقی همواره به مدار وصل است.

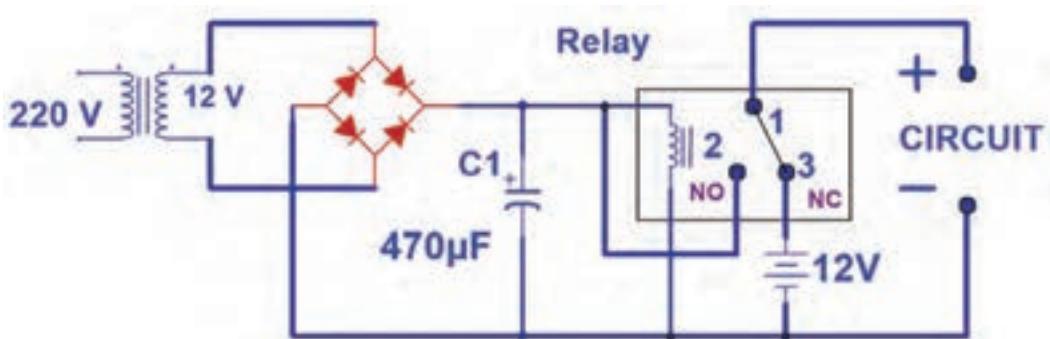

شکل ۵-۱۹- تغذیه اضطراری با رله

### الگوی آزمون نظری پایان واحد یادگیری (۵)

- ۱- روش‌های عیب‌یابی مدارها را نام بده و هر کدام را به طور مختصر توضیح دهید.
  - ۲- چه ملاک‌هایی برای انتخاب یک جعبه برای پروژه به ذهن تان می‌رسد؟ شرح دهید.
  - ۳- از بدنه فلزی جعبه می‌توان به عنوان گرم‌افکن قطعات پُر وات استفاده کرد.
- صحیح □ غلط
- ۴- بُردهای پخش صوت  $Mp^3$  چه امکاناتی دارند؟
  - ۵- چه کاربردهای دیگری برای بُردهای پخش کننده صوت  $Mp^3$  به ذهن تان می‌رسد؟ شرح دهید.
  - ۶- دو مدل ترمینال بلندگو در این مبحث بررسی شدند. تفاوت هر کدام را ذکر نمایید.
  - ۷- دو مدار تغذیه پشتیبان برای مدارهای الکترونیکی در این مبحث معرفی شدند. مزايا و معایب هر کدام را نام ببرید.
  - ۸- در صورتی که یک آمپلی‌فایر در خروجی صدا ندارد ولی نویز وجود دارد، اشکال در چیست؟ برای این عیب، روند نمای عیب‌یابی تدوین کنید.

## ارزشیابی شایستگی راهاندازی و عیبیابی پروژه آنالوگ

**شرح کار:** ۱- تشریح تغذیه مدارهای الکترونیکی ۲- اتصال تغذیه به بُرد پروژه و اندازه‌گیری ولتاژ و جریان مدار ۳- شرح روش‌های عیبیابی و دستگاه‌های مورد نیاز برای عیبیابی ۴- رفع عیب در صورت بروز عیب ۵- آماده‌سازی جعبه مناسب و اتصال قطعات و ابزار جانبی ۶- راهاندازی نهایی پروژه

**استاندارد عملکرد:** شاخص‌ها: ۱- تشریح تغذیه مدارهای الکترونیکی (۵ دقیقه) ۲- اتصال تغذیه به بُرد پروژه و اندازه‌گیری ولتاژ و جریان مدار (۱۰ دقیقه) ۳- شرح روش‌های عیبیابی و دستگاه‌های مورد نیاز برای عیبیابی (۱۰ دقیقه) ۴- رفع عیب در صورت بروز عیب (۱۵ دقیقه) ۵- آماده‌سازی جعبه مناسب و اتصال قطعات و ابزار جانبی (۳۰ دقیقه) ۶- راهاندازی نهایی پروژه (۱۰ دقیقه)


**شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:** مکان مناسب انجام کار با کف عایق یا آنتی استاتیک - نور مناسب برای کارهای ظرفیف - ابعاد حداقل ۶ مترمربع و دارای تهویه یا پنجره - دمای طبیعی (۱۸°C-۲۷°C) و مجهز به وسایل اطفای حریق - میز کار استاندارد با ابعاد L۱۸۰×D۸۰×H۸۰ cm - مجهز به فیوز حفاظت جان - فرد با لباس کار - انجام کار در حال نشسته یا ایستاده - رایانه - برگه اطلاعات قطعات - لوازم التحریر - وسایل سوراخ کاری فیبر - وسایل مونتاژ - قطعات پروژه - اسیلوسکوپ - سیگنال ژنراتور - منبع تغذیه

معیار شایستگی:

ردیف	مراحل کار	شرح روش‌های عیبیابی، تنظیم روند نما و دستگاه‌های موردنیاز برای عیبیابی	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	تشریح تغذیه مدارهای الکترونیکی		۱	
۲	اتصال تغذیه به بُرد پروژه و اندازه‌گیری ولتاژ و جریان مدار		۲	
۳	شرح روش‌های عیبیابی، تنظیم روند نما و دستگاه‌های موردنیاز برای عیبیابی		۱	
۴	رفع عیب در صورت بروز عیب		۲	
۵	آماده‌سازی جعبه مناسب و اتصال قطعات و ابزار جانبی		۲	
۶	راهاندازی نهایی پروژه		۲	
	شاپیستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: ۱- محافظت از دستگاهها ۲- دقت و مسئولیت‌پذیری ۳- شایستگی تفکر و یادگیری مدام‌العمر ۴- کارگروهی ۵- رعایت نکات زیست محیطی		۲	
*	میانگین نمرات *	حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.		

## پودمان ۴

### پروژه مخابراتی

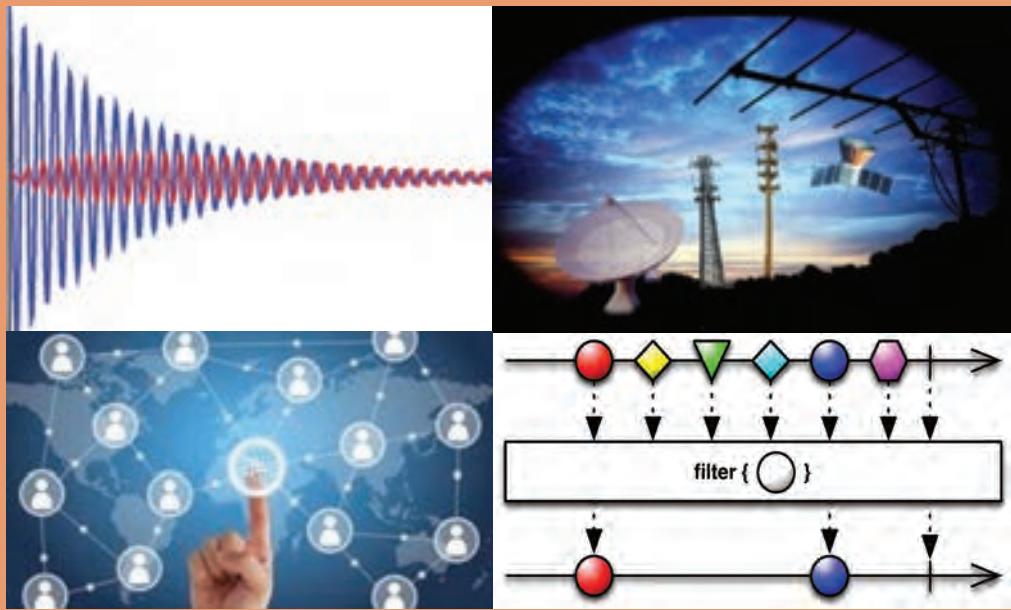

عصر حاضر را عصر مخابرات و ارتباطات نامیده‌اند، ارتباطات و مخابره اطلاعات، ابزاری مهم برای تصمیم‌گیری به شمار می‌آید، همچنین تعامل بین انسان‌ها و انتقال دانش و رشد فناوری و استفاده از آن فraigir شده است. همه مردم با توجه به مزیت‌های سامانه‌های مخابراتی از آن برای انجام کارهای روزمره خود استفاده می‌کنند. سامانه‌های مخابراتی از تلگراف و تلفن شروع شده و به سمت اینترنت و شبکه‌های تلویزیونی و موبایل سوق پیدا کرده است. تأثیر این ابزار در زندگی روزمره افراد کاملاً مشهود و قابل ملاحظه است. استفاده از سامانه‌های مخابراتی در کنار سایر سامانه‌ها به عنوان سامانه انتقال اطلاعات و کنترل، از پیامدهای پیشرفتهای صنعتی است. یکی از موارد استفاده از ارتباطات و مخابرات در مدیریت هوشمند ساختمان (BMS) می‌باشد. بنابراین کسب دانش در مورد مبانی مخابرات و آزمایش روی مدارهای کاربردی مخابراتی و اجرای پروژه‌های مرتبط با آن از ضروریات داشته‌های دانش آموختگان رشته الکترونیک است.

## واحد یادگیری ۶

### ساخت پروژه کاربردی مخابراتی

#### آیا قابه حال فکر کرده‌اید

- فرکانس‌ها چگونه دسته‌بندی می‌شوند و هر محدوده فرکانسی چه کاربردی دارد؟
- چه مدارهایی فرکانس‌های مختلف را از یکدیگر جدا می‌کنند؟
- چگونه می‌توانیم با منبع DC، موج متناوب تولید کنیم؟
- پیام‌های صوتی و تصویری چگونه در فضا پخش و ارسال می‌شوند؟
- آیا با عملکرد سامانه‌های مخابراتی مانند تلفن و موبایل آشنا هستید؟
- انتقال داده‌ها از طریق تلفن جهت کنترل دستگاه‌ها چگونه انجام می‌شود؟
- سامانه‌های مخابراتی چه کاربردی در کنترل دستگاه‌ها دارند؟
- چه ضرورتی برای هوشمندسازی ساختمان‌ها وجود دارد؟
- سامانه‌های کنترلی در ساختمان هوشمند چگونه عمل می‌کنند؟

یکی از مهم‌ترین امواجی که در زندگی روزمره با آن سروکار داریم، امواج صوتی و تصویری است. از طریق این امواج با هم گفت‌و‌گو و تبادل اطلاعات می‌کنیم. در مخابرات دسته‌بندی امواج، کاربرد آنها و چگونگی ارسال و دریافت پیام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. لذا در این واحد یادگیری، در مورد انواع فرکانس‌ها، کاربرد آنها، چگونگی جداسازی فرکانس‌ها از یکدیگر، اصول نوسان‌سازی و شناخت انواع مدولاسیون بحث می‌کنیم و به انجام برخی آزمایش‌های مرتبط به صورت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری می‌پردازیم و در نهایت یک پروژه مخابراتی را درباره ساختمان‌های هوشمند به‌اجرا در می‌آوریم. یادآور می‌شود درباره مدارهای ساختمان‌های هوشمند مانند سامانه اعلام حریق، دوربین مدار بسته و آنتن مرکزی در پایه دوازدهم بحث خواهد شد. پروژه مخابراتی ارائه شده در این کتاب نیمه‌تجویزی بوده و با توجه به نیاز به امکانات و علاقه هنرآموزان و هنرجویان قابل تغییر است، به عبارت دیگر می‌توانید با توجه به محیطی که در آن کار می‌کنید یک پروژه را انتخاب کرده و اجرا نمایید. در تمام مراحل یادگیری، توجه به شایستگی‌های غیرفنی، مانند کارگروهی، رعایت نظم و ترتیب، توجه به فناوری‌های نوین و رعایت نکات ایمنی و زیستمحیطی مهم بوده و باید در مراحل انجام کار به آنها توجه شود.

#### استاندارد عملکرد

### راهاندازی و عیب‌یابی پروژه کاربردی مخابراتی با رعایت استانداردهای تعریف شده

## ۱-۶ مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز

ابزار عمومی برق یا الکترونیک - لوازم التحریر - منبع تغذیه - مولتی متر - اسیلوسکوپ - سیگنال ژنراتور - رایانه - نرم افزار مناسب - وسایل لحیم کاری - مواد پاک کننده - دریل - مته مناسب - قطعات الکترونیکی مورد نیاز پژوهه مشخصات فنی تجهیزات و تعداد آن در سند برنامه درسی آمده است.

## ۲-۱۶ اجزاء سامانه های مخابراتی و نحوه ارتباط رادیویی


فیلم سامانه های مخابراتی و طبقه بندی فرکانس ها را بینید.

فیلم



هر سامانه مخابراتی شامل بخش های فرستنده (Transmitter)، کanal ارتباطی (Channel) و گیرنده (Receiver) است.

در یک سامانه مخابراتی ساده، دهان انسان نقش فرستنده، هوای نقش کanal ارتباطی و گوش نقش گیرنده را دارد.

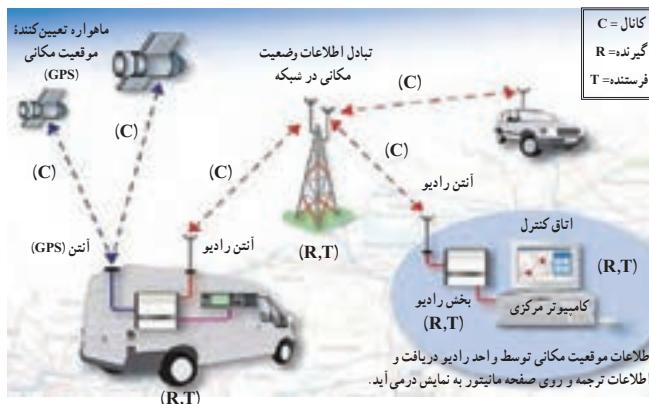

شکل ۱-۶ سامانه ارتباط رادیویی

در شکل ۱-۶ یک سامانه ارتباطی رادیویی ترسیم شده است. در این سامانه فرستنده رادیویی از طریق آنتن (Antenna) (اموج را در فضا پخش می کند. آنتن گیرنده، اموج رادیویی منتشر شده از فرستنده را از فضا دریافت می کند. کanal ارتباطی در این سامانه، فضای بین فرستنده و گیرنده است. یادآور می شود که اموج ارسالی از آنتن فرستنده از نوع امواجی است که رفتاری مشابه اموج نورانی دارد و با سرعتی تقریباً برابر با سرعت نور در فضا حرکت می کند.

اجزاء سامانه های مخابراتی (فرستنده، کanal و گیرنده) را در تلویزیون و تلفن همراه نام ببرید و تفاوت آنها را شرح دهید.

فکر کنید



### ۳-۶ دسته‌بندی فرکانس‌ها

☒ علل دسته‌بندی فرکانس و واحدهای آن: فرکانس‌های مختلف در مدارهای الکتریکی و الکترونیکی رفتارهای متفاوتی از خود نشان می‌دهند. همین رفتار متفاوت است که برای هر مورد کاربرد ویژه‌ای را فراهم می‌کند. بدین سبب، فرکانس‌ها را در دسته‌بندی‌های مختلف طبقه‌بندی می‌کنند.

☒ دسته‌بندی عمومی فرکانس‌ها: تنوع تقسیم‌بندی فرکانس بسیار زیاد است. در این واحد یادگیری بیشتر به تقسیم‌بندی کلی فرکانس‌ها با تأکید روی فرکانس‌های رادیویی می‌پردازیم. فرکانس‌های کم و فرکانس‌های رادیویی را به محدوده‌های کوچک‌تری نیز تقسیم می‌کنند که حالت عمومی دارد. در این روش هر محدوده را باند فرکانسی (Frequency Band) می‌نامند. در جدول ۳-۶ این نوع تقسیم‌بندی را آورده‌ایم. توجه داشته باشید که این روش تقسیم‌بندی فرکانس‌ها با حاصل ضرب عدد ۳ در توان‌های صحیح عدد ۱۰ انجام شده است.


جدول ۳-۶ تقسیم‌بندی باندهای فرکانسی

ردیف	محدوده فرکانسی	نام باند	نماد (علامت)	نام باند به زبان اصلی
۱	۳ - ۳۰ Hz	بی‌نهایت کم	ELF	Extremely Low Frequency
۲	۳۰ - ۳۰۰ Hz	فوق العاده کم	SLF	Supper Low Frequency
۳	۳۰۰ - ۳۰۰۰ Hz	خیلی خیلی کم	ULF	Ultra Low Frequency
۴	۳ - ۳۰ KHz	خیلی کم	VLF	Very Low Frequency
۵	۳۰ - ۳۰۰ KHz	کم	LF	Low Frequency
۶	۳۰۰ KHz - ۳ MHz	متوسط	MF	Medium Frequency
۷	۳ - ۳۰ MHz	زیاد	HF	High Frequency
۸	۳۰ - ۳۰۰ MHz	خیلی زیاد	VHF	Very High Frequency
۹	۳۰۰ MHz - ۳ GHz	خیلی خیلی زیاد	UHF	Ultra High Frequency
۱۰	۳ GHz - ۳۰ GHz	فوق العاده زیاد	SHF	Supper High Frequency
۱۱	۳۰ - ۳۰۰ GHz	بی‌نهایت زیاد	EHF	Extra High Frequency

با توجه به شکل ۳-۶ جدول ۳-۶ را کامل کنید.

فعالیت‌گروهی



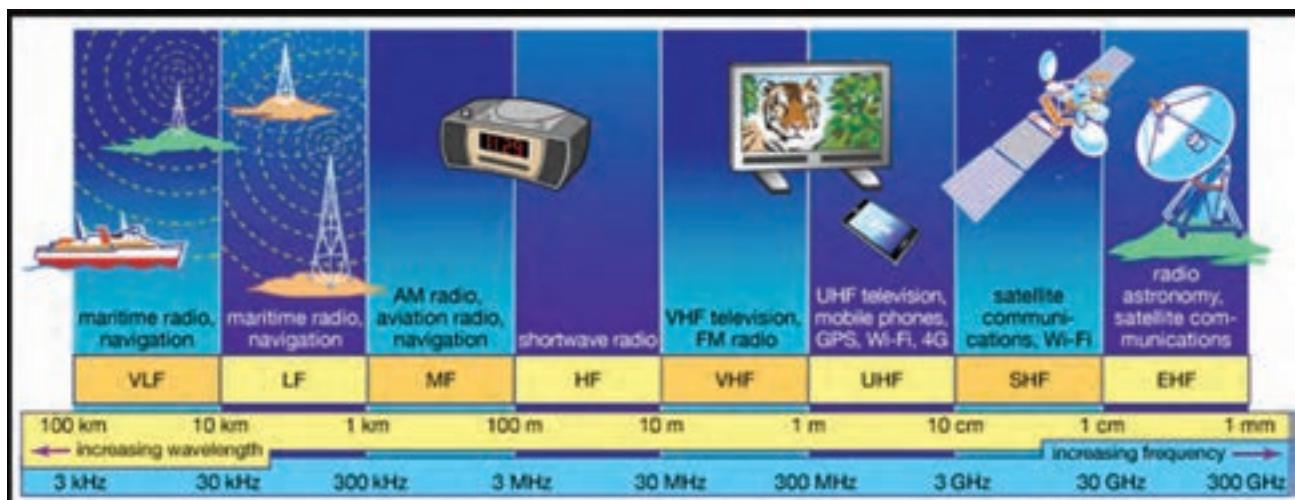

شکل ۶-۲ باندهای فرکانسی و کاربرد آنها

جدول ۶-۲

ردیف	باند	فاصله فرکانسی	کاربرد
۱	VLF		
۲	LF		
۳	MF		
۴	HF		
۵	VHF		
۶	UHF		
۷	SHF		
۸	EHF		

در مورد محدوده فرکانس تصویر (ویدئو) و سایر باندهای فرکانس که در این دسته‌بندی نیامده است، تحقیق کنید و نتیجه را به صورت یک گزارش ارائه دهید.

پژوهش



## الگوی پرسش

۱- در گفت و گوی بین دو انسان، دهان انسان به عنوان ..... و گوش انسان دیگر به عنوان ..... عمل می کند.

۲- ساده ترین سامانه مخابراتی را در دو سطر شرح دهید.

۳- کanal ارتباطی را تعریف کنید و برای آن چند مثال بزنید.

۴- به چه دلیل فرکانس ها را طبقه بندی می کنند؟ شرح دهید.

۵- موج کوتاه رادیو در فاصله ۳۰۰ کیلوهرتز تا ۳ مگاهرتز قرار دارد (با مراجعه به جدول ۶-۱).

صحیح  غلط

۶- فرکانس های محدوده  $30\text{ GHz}$  تا  $300\text{ GHz}$  کدام است؟  
EHF (۴)      SHF (۳)      UHF (۲)      VHF (۱)


## ۶-۶ فیلترها (Filters)

فیلم



فیلم فیلترها و کاربرد آنها را ببینید.

فیلترها مدارهایی هستند که فرکانس یا باند فرکانسی معینی را از میان سایر فرکانس ها انتخاب می کنند. فیلترهای الکترونیکی از نظر نوع کار مشابه فیلتر هوای اتومبیل یا فیلتر آب هستند. در شکل ۶-۳ مقایسه فیلترهای الکترونیکی با فیلترهای معمولی آمده است. در فیلترهای معمولی مکانیکی برای صاف کردن مایعات از یک لایه نازک کاغذی، پارچه ای یا پلاستیکی استفاده می کنند. در فیلترهای الکترونیکی برای جداسازی فرکانس ها از یکدیگر، ترکیب اجزای الکترونیکی مانند سلف، خازن و مقاومت به کار می رود. در شکل الف-۳-۶ یک فیلتر مکانیکی ترسیم شده است. در این فیلتر یک لایه پارچه منفذ دار نقش فیلتر کردن را بر عهده دارد. در شکل ب-۳-۶ به ورودی فیلتر الکترونیکی، پنج فرکانس مختلف وارد می شود و از میان این پنج فرکانس دو فرکانس انتخاب و جدا شده است. همان طور که در شکل نشان داده شده است عمل فیلتر کردن با ترکیب عناصری مانند خازن، سیم پیچ و مقاومت صورت می گیرد.

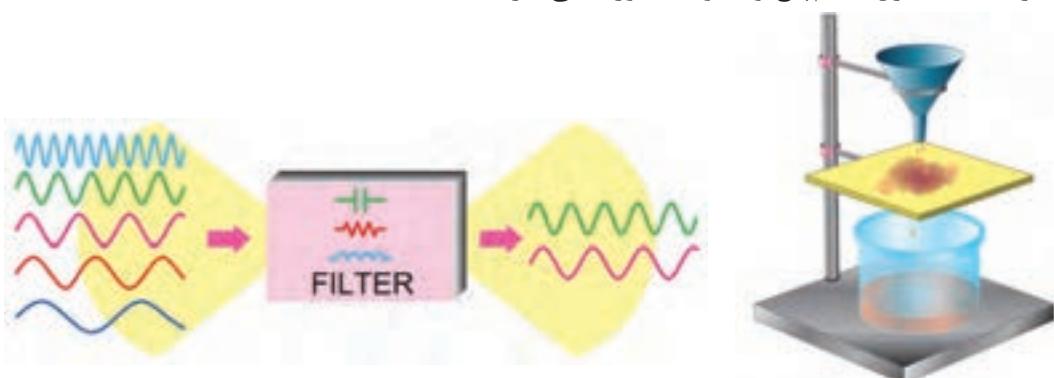

ب) فیلتر الکترونیکی

الف) فیلتر مایعات

شکل ۳-۶ مقایسه فیلتر مکانیکی و الکترونیکی

فعالیت



با مراجعه به منابع مختلف اطلاعات مورد نیاز برای پاسخ دادن به سؤالات زیر را به دست آورید. سپس به سؤالات پاسخ دهید.


- چند نمونه فیلتر مکانیکی را نام ببرید و درباره عملکرد و کاربرد آنها توضیح دهید.
- از نظر جداسازی فرکانس‌ها، چند نوع فیلتر وجود دارد، فقط نام ببرید. آیا فیلترهای الکترونیکی قابل مقایسه با فیلترهای مکانیکی هستند؟ با ذکر مثال شرح دهید.

### محدوده فرکانسی فیلتر (Filter Band Width)


محدوده فرکانسی فیلتر عبارت است از مجموعه فرکانس‌هایی که فیلتر می‌تواند از خود عبور دهد. این محدوده فرکانسی را پهنه‌ای باند یا پاسخ فرکانسی فیلتر می‌نامند. شکل ۶-۴ این محدوده را نشان می‌دهد.

#### فیلتر ایده‌آل

فیلتر ایده‌آل فیلتری است که در خروجی آن دقیقاً فرکانس‌های معین و از پیش تعیین شده ظاهر می‌شود. مثلًاً اگر قرار است فرکانس‌هایی را که در محدوده باند فرکانسی ۱۰۰ کیلوهرتز تا ۱۵۰ کیلوهرتز قرار دارد در خروجی داشته باشیم، دقیقاً باید فقط این فرکانس‌ها را در خروجی داشته باشیم. در شکل ۶-۵ منحنی پاسخ فرکانسی فیلتر ایده‌آل آمده است.

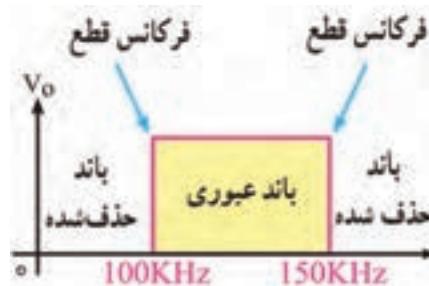

شکل ۶-۵ منحنی پاسخ فرکانسی فیلتر ایده‌آل

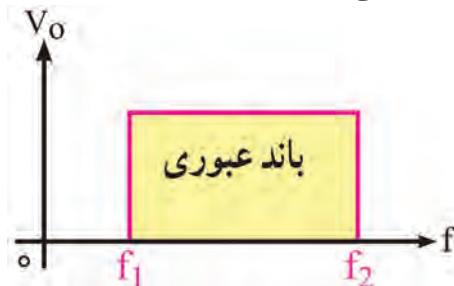

شکل ۶-۶ محدوده فرکانسی فیلتر

#### فیلتر واقعی (Real Filter)

به علت استفاده از مقاومت، سلف و خازن در فیلترها، نمی‌توانیم پاسخ فرکانسی ایده‌آل داشته باشیم، زیرا این عناصر نمی‌توانند یک کلید عمل کنند و فرکانس‌های ناخواسته را در لحظه تعیین شده حذف کنند. در این حالت دامنه فرکانس‌های ناخواسته به تدریج کم می‌شود تا به صفر می‌رسد. در شکل الف-۶-۶ منحنی پاسخ فرکانسی فیلتر واقعی ترسیم شده است.

#### فرکانس قطع فیلتر (Cut Off Frequency)


فیلم



فیلم انواع فیلترها را از نظر فرکانس قطع ببینید.

حد فرکانس قابل قبول در خروجی فیلتر را فرکانس قطع فیلتر می‌نامند. فیلترها با توجه به کاربرد و ساختمند می‌توانند دارای یک، دو یا چند فرکانس قطع باشند. در فیلترهای ایده‌آل فرکانس قطع دقیقاً روی فرکانس مورد نظر قرار می‌گیرد. در شکل ۶-۷ فرکانس‌های قطع فیلتر ایده‌آل برابر با  $f_1$  و  $f_2$  است. در فیلترهای واقعی

ولتاژ خروجی به تدریج به حداقل ولتاژ ورودی، یا صفر می‌رسد، از این‌رو نقاط متعددی وجود دارد که می‌تواند به عنوان فرکانس قطع فیلتر انتخاب شود. طبق تعریف در فیلترهای واقعی، فرکانس قطع فیلتر ( $f_c$ ) عبارت است از فرکانسی که در آن فرکانس، تطابق توان صورت می‌گیرد و نیمی از توان ورودی به خروجی منتقل می‌شود. در این نقطه معمولاً  $70\text{dB}$  درصد ولتاژ ورودی در خروجی ظاهر می‌شود. این نقطه را نقطه نصف قدرت نیز می‌نامند. در شکل ب-۶ فرکانس قطع فیلتر واقعی نشان داده شده است.

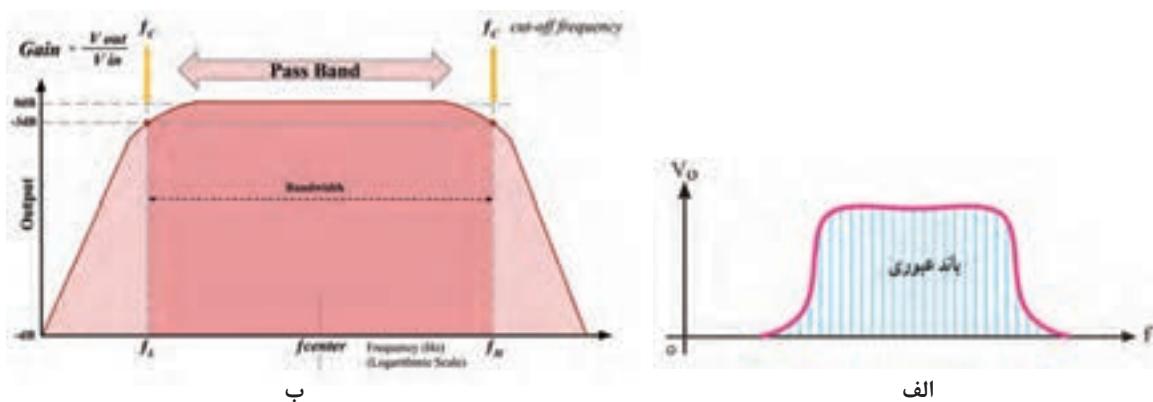

شکل ۶-۶ منحنی پاسخ فرکانسی و فرکانس قطع فیلتر واقعی

پژوهش


در شکل ب-۶ فرکانس‌های قطع فیلتر روی منحنی مشخصه پاسخ فرکانسی نشان داده شده است. محور عمودی بر حسب دسی‌بل (db) مدرج شده است. نقطه تقاطع خط  $-3\text{dB}$  با منحنی، فرکانس قطع ( $f_c$ ) و ( $f_H$ ) را نشان می‌دهد. با استفاده از آموخته‌های خود در زمینه لگاریتم و از منابع معتبر در مورد دسی‌بل و نقطه  $-3\text{dB}$ - پژوهش کنید و نتیجه را به کارگاه ارائه دهید.



### انواع فیلترها از نظر کاربرد


فیلترها از نظر کاربرد به چهار گروه تقسیم‌بندی می‌شوند:

☒ **فیلتر پایین‌گذر LPF (Low Pass Filter):** فیلتر پایین‌گذر فیلتری است که اجازه می‌دهد فرکانس‌هایی را از حد صفر تا مقدار معینی، که به عنوان فرکانس قطع مطرح می‌شود، از خود عبور دهد. در شکل الف-۶ پاسخ فرکانسی فیلتر پایین‌گذر را مشاهده می‌کنید. در شکل ب و پ-۷ دو نوع مدار فیلتر پایین‌گذر  $RL$  و  $RC$  ترسیم شده است.

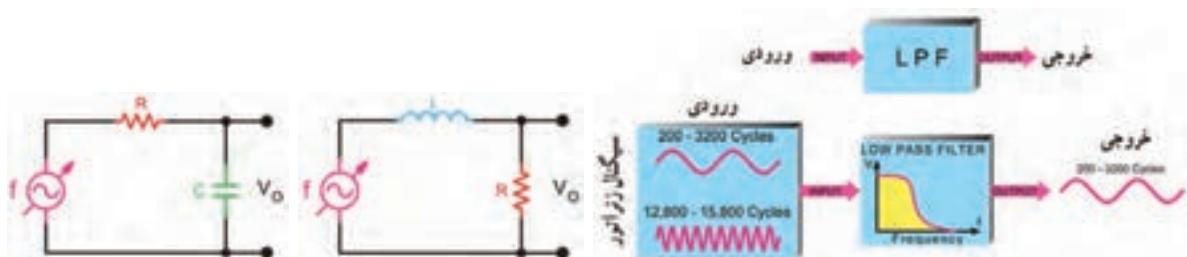

شکل ۶-۷ پاسخ فرکانسی و مدار فیلتر پایین‌گذر

☒ **فیلتر بالاگذر HPF**: این فیلترها از یک فرکانس معینی به بالا را از خود عبور می‌دهند. اصول کار و ساختمان فیلترهای بالاگذر مشابه فیلترهای پایین‌گذر است، با این تفاوت که خروجی فیلتر بالاگذر، از نقطه مشخصی شروع به افزایش می‌کند. در شکل الف-۸-۶ پاسخ فرکانسی این فیلتر را مشاهده می‌کنید. در شکل ب-۸-۶ فیلتر RL بالاگذر را ملاحظه می‌کنید. خروجی این مدار از دو سر سلف (دو سر L) گرفته شده است. در شکل پ-۸-۶ فیلتر بالاگذر RC ترسیم شده است. خروجی این مدار برخلاف فیلتر پایین‌گذر از دو سر مقاومت R گرفته شده است.

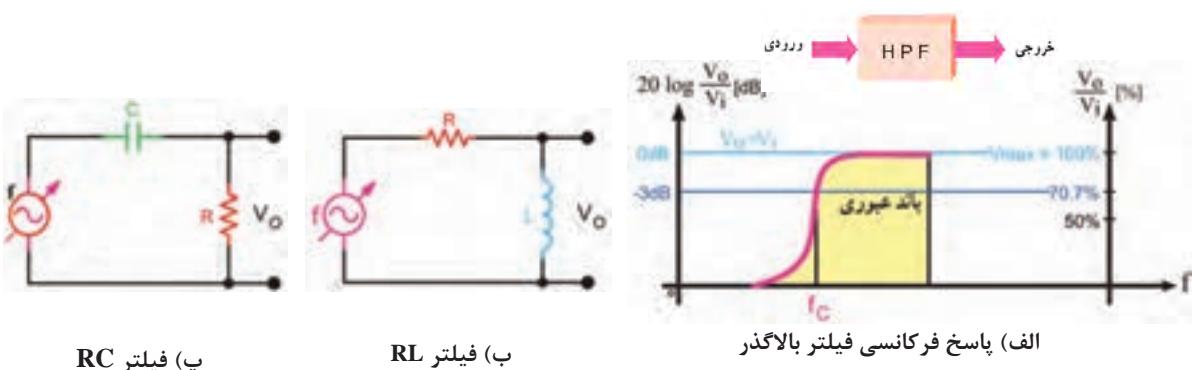

شکل ۸-۶ پاسخ فرکانسی و مدار فیلتر بالاگذر

برای محاسبه فرکانس قطع فیلترهای بالاگذر و پایین‌گذر RL و RC از فرمول‌های زیر استفاده کنید.

$$F_C = \frac{1}{2\pi RC} \quad \text{فرکانس قطع فیلتر RC:}$$

$$F_C = \frac{R}{2\pi L} \quad \text{فرکانس قطع فیلتر RL:}$$


نکته



کار عملی ۱



### بررسی پاسخ فرکانسی فیلتر پایین‌گذر به صورت نرم‌افزاری

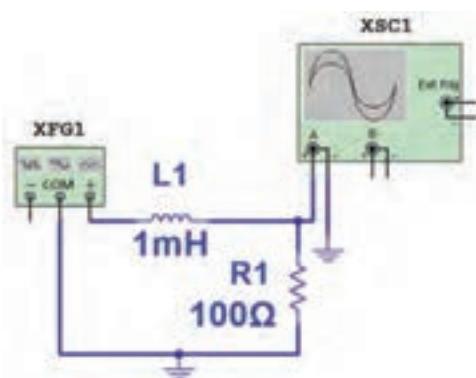

شکل ۸-۹ مدار فیلتر پایین‌گذر

هدف: به دست آوردن فرکانس قطع و منحنی پاسخ فرکانسی فیلتر پایین‌گذر

مواد، ابزار و تجهیزات: رایانه - نرم‌افزار مناسب -

لوازم التحریر

مراحل اجرای کار

۱- نرم‌افزار مولتی‌سیم یا هر نرم‌افزار مناسب دیگر را فعال کنید.

۲- مدار شکل ۸-۹ را در فضای نرم‌افزار بیندید.

۳- سیگنال ژنراتور را روی موج سینوسی و دامنه

۰ ولت پیک ( $V_{PK}$ ) تنظیم کنید.

نکته




برای اندازه‌گیری دقیق دامنه ولتاژ پیک تا پیک خروجی مدار فیلتر به‌ازای فرکانس‌های مختلف می‌توانید از پروب اندازه‌گیری (Measurement Probe) استفاده کنید. با اتصال این پروب به هر نقطه از مدار می‌توانید انواع ولتاژ و جریان را اندازه‌گیری کنید. این پروب در نوار ابزار نرم‌افزار وجود دارد.

- ۶- در فرکانس قطع دامنه موج خروجی فیلتر چند درصد دامنه موج ورودی است؟ .....  
 ۷- منحنی پاسخ فرکانسی فیلتر را با مقیاس مناسب در نمودار شکل ۶-۱۰ رسم کنید. روی منحنی، فرکانس قطع را مشخص کنید.

جدول ۶-۳

$V_{opp}$ (V)	فرکانس (KHZ)	ردیف
	۱	۱
	۵	۲
	۱۰	۳
	$f_C$	۴
	۲۵	۵
	۵۰	۶

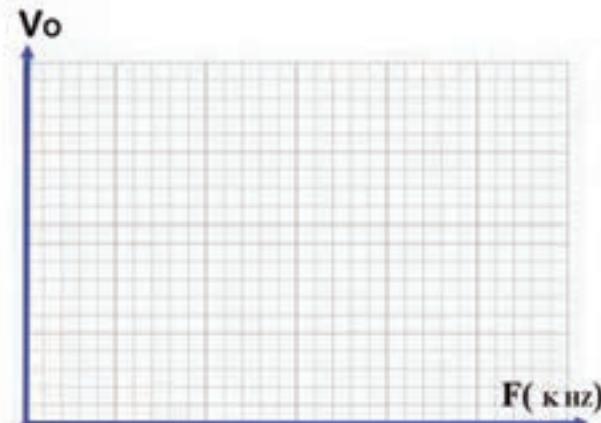


شکل ۶-۱۰

کار عملی ۲



بررسی پاسخ فرکانسی فیلتر بالاگذر با قطعات واقعی (سخت‌افزاری)

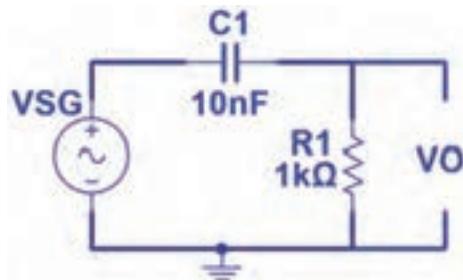هدف: به دست آوردن فرکانس قطع و منحنی پاسخ فرکانسی فیلتر بالاگذر مواد، ابزار و تجهیزات: سیگنال ژنراتور یک دستگاه - اسیلوسکوپ یک دستگاه - برد بُرد یک قطعه - مقاومت  $1000 \Omega$  اهم  $\frac{1}{4}$  وات یک عدد - خازن  $10 nF$  یک عدد - سیم برد بُرد - سیم‌های رابط - لوازم التحریر مراحل اجرای کار  
 ۱- مدار شکل ۶-۱۱ را روی برد بیندید.



۲- سیگنال زنر اتور را روی موج سینوسی و دامنه ۴ ولت پیک تا پیک ( $4V_{pp}$ ) تنظیم کنید.

۳- فرکانس قطع فیلتر را با استفاده از رابطه محاسبه و یادداشت کنید.

$$f_C = \frac{1}{2\pi R_C}$$

۴- فرکانس موج سینوسی را مطابق جدول ۶-۴ تغییر دهید و دامنه موج خروجی را به کمک اسیلوسکوپ اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

۵- در فرکانس قطع دامنه موج خروجی فیلتر چند درصد دامنه موج ورودی است؟


نکته



در هر مرحله که فرکانس را تغییر می‌دهید دامنه سیگنال ورودی حتماً باید روی  $4V_{pp}$  ثابت باشد.

جدول ۶-۴

ردیف	فرکانس (KHZ)	$V_{opp}(V)$
۱	۱	
۲	۵	
۳	۱۰	
۴	$f_C$	
۵	۲۵	
۶	۵۰	

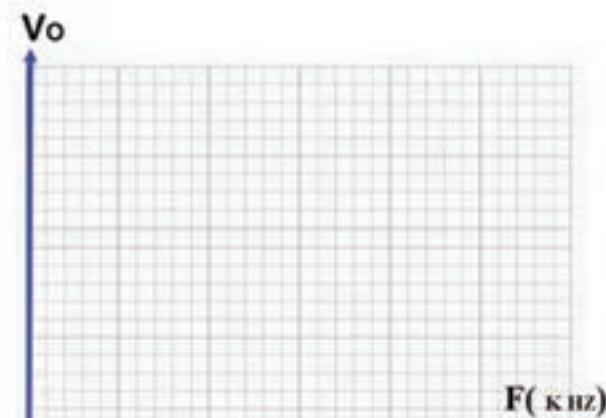

شکل ۶-۱۲

### الگوی پرسش

۱- فیلتر مکانیکی را با فیلتر الکترونیکی مقایسه کنید.

۲- فیلتر ایدهآل و فیلتر واقعی را تعریف کنید و منحنی پاسخ فرکانسی آنها را با هم مقایسه کنید.

۳- فرکانس قطع فیلتر را تعریف کنید و فرمول محاسبه آن را برای فیلتر RC و RL بنویسید.

۴- در فرکانس قطع دامنه ولتاژ خروجی فیلتر برابر ( $\frac{1}{\sqrt{2}}$  یا  $0.707$ ) دامنه ولتاژ ورودی فیلتر است.  
□ صحیح □ غلط




فیلم عملکرد فیلترهای میان‌گذر و حذف باند را ببینید و نکات مهم آن را یادداشت کنید.

### (Band Pass Filters) BPF

فیلترهای میان‌گذر فیلترهایی هستند که اجازه عبور باند فرکانسی معینی را می‌دهند. این فیلترها را فیلترهای عبور باند نیز می‌نامند. در فیلترهای میان‌گذر از مدارهای ترکیبی مقاومت، سلف و خازن به صورت سری و موازی استفاده می‌شود.


☒ **فیلتر حذف باند (Band Reject Filter = Notch filter BRF)**: فیلترهای حذف باند فیلترهایی هستند که باند معینی از فرکانس را حذف می‌کنند. این فیلترها از نظر چگونگی عملکرد، مشابه فیلترهای میان‌گذرند. با این تفاوت که باند خروجی آنها با هم متفاوت است.

☒ **أنواع فیلترهای میان‌گذر و حذف باند:** همان‌طور که اشاره شد فیلترهای میان‌گذر از نظر قطعاتی که در مدار وجود دارد با هم مشابه هستند، یعنی در هر دو نوع فیلتر از مقاومت، سلف و خازن استفاده می‌شود. در شکل ۶-۱۳ دو نوع فیلتر میان‌گذر را ملاحظه می‌کنید که در آنها از مدارهای LC سری و LC موازی استفاده شده است.

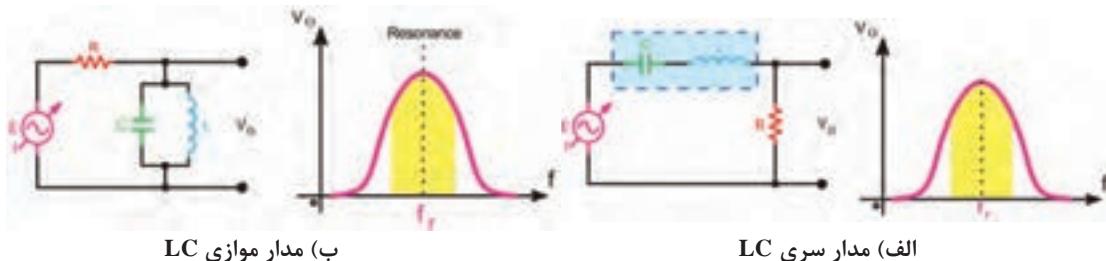

شکل ۶-۱۳ فیلتر میان‌گذر

در شکل ۶-۱۴ دو نمونه فیلتر حذف باند (میان‌نگذر) را مشاهده می‌کنید که از مدارهای LC سری و LC موازی در آنها استفاده شده است.

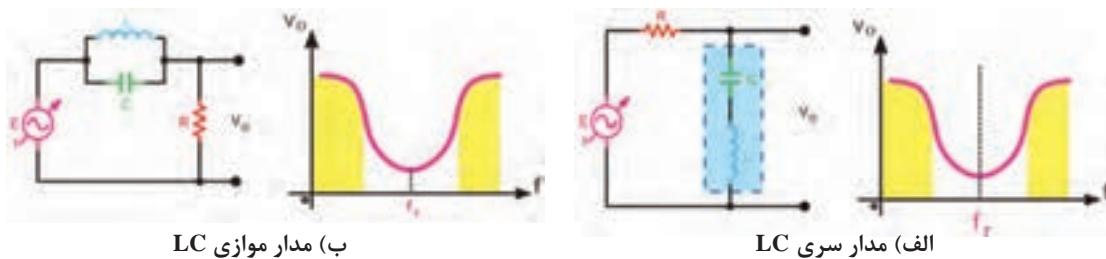

شکل ۶-۱۴ فیلتر حذف باند

**بارش فکری:** عملکرد فیلترهای داده شده در شکل‌های ۶-۱۳ و ۶-۱۴ را از طریق بارش فکری مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید. از روش حالت‌های کلیدی  $X_L$  و  $X_C$  در فرکانس‌های کم و زیاد استفاده کنید. مدارهای ترکیبی LC سری و موازی را مدارهای رزونانس یا تشدید می‌نامند.

فیلم



پژوهش



مدارهای رزونانس سری و موازی را ببینید.

با مراجعه به منابع مختلف بررسی کنید به چه دلیل فرکانس رزونانس مدارهای LC سری و موازی از

$$\text{رابطه } F_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

### مشخصه‌های فیلتر میان‌گذر

به طور کلی برای فیلترهای میان‌گذر سه مشخصه فرکانس رزونانس  $F_r$ , پهنهای باند BW و ضریب کیفیت Q تعریف می‌شود.


**(الف) فرکانس رزونانس (Resonance Frequency):** فرکانس رزونانس فیلترهای میان‌گذر از رابطه

$$F_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

**(ب) پهنهای باند (Band Width = BW):** پهنهای باند فیلتر میان‌گذر فاصله بین فرکانس‌های قطع بالا و قطع پایین است.

پهنهای باند از رابطه  $BW = F_H - F_L$  به دست می‌آید (شکل ۶-۱۵).

**(پ) ضریب کیفیت Q (Quality Factor):** این ضریب میزان تیزی منحنی مشخصه و پهنهای باند را تعیین می‌کند و مقدار آن از رابطه  $Q = \frac{F_r}{BW}$  به دست می‌آید. هر قدر ضریب کیفیت (Q) کمتر شود پهنهای باند بیشتر می‌شود. در شکل ۶-۱۶ منحنی پاسخ فرکانسی مدار رزونانس موازی با یک فرکانس رزونانس و دو مقدار Q متفاوت رسم شده است. مقدار Q مدار رزونانس بستگی به مقدار مقاومت اهمی مدار دارد. در این شکل محور افقی بر حسب فرکانس و محور قائم بر حسب بهره ولتاژ درجه‌بندی شده است.

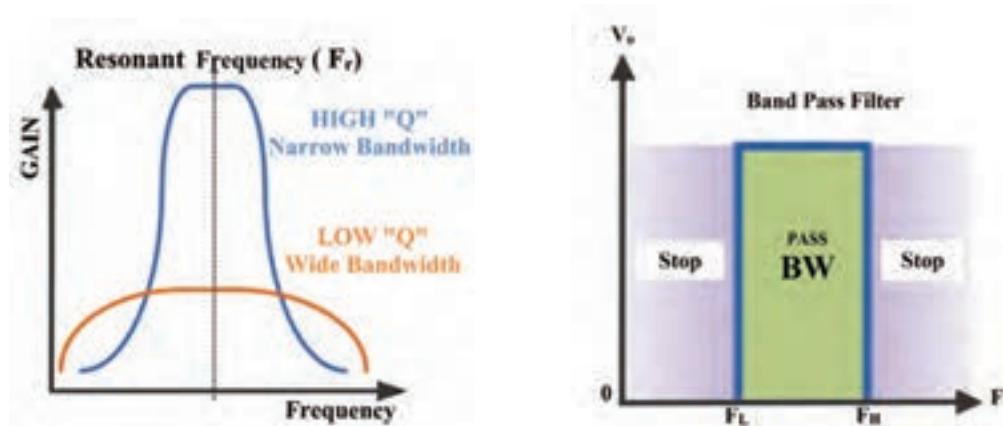

شکل ۶-۱۶ پهنهای باند فیلتر میان‌گذر با دو مقدار Q متفاوت

شکل ۶-۱۵ پهنهای باند فیلتر میان‌گذر




در مورد رابطه ضریب کیفیت ( $Q$ ) در مدارهای رزونانس سری و موازی و نقش مقدار مقاومت  $R$  در پهنهای باند تحقیق کنید و نتیجه را به کارگاه ارائه دهید.

### بررسی پاسخ فرکانسی فیلتر حذف باند به صورت نرم افزاری

**هدف:** به دست آوردن فرکانس رزونانس و منحنی پاسخ فرکانسی فیلتر حذف باند  
**مواد، ابزار و تجهیزات:** رایانه - نرم افزار مناسب - لوازم التحریر

#### مراحل اجرای کار

- ۱- نرم افزار مولتی سیم یا هر نرم افزار مناسب دیگر را فعال کنید.
- ۲- مدار شکل ۶-۱۷ را در فضای نرم افزار بیندید.
- ۳- سیگنال ژنراتور را روی موج سینوسی و دامنه ۵ ولت پیک ( $V_{PK}$ ) تنظیم کنید.
- ۴- فرکانس رزونانس فیلتر را با استفاده از رابطه

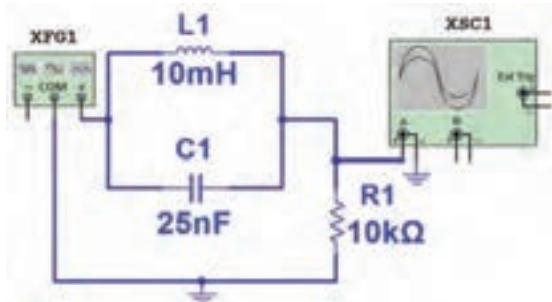


شکل ۶-۱۷ مدار فیلتر حذف باند

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

$$f_r = \dots \text{ HZ}$$

- ۵- فرکانس موج سینوسی را مطابق جدول ۶-۵ تغییر دهید و دامنه موج خروجی را به کمک اسیلوسکوپ نرم افزار اندازه بگیرید و یادداشت کنید.
- ۶- آیا در فرکانس رزونانس دامنه موج خروجی فیلتر کمترین مقدار را دارد؟
- ۷- منحنی پاسخ فرکانسی فیلتر را با مقایس مناسب در نمودار شکل ۶-۱۸ رسم کنید. روی منحنی، فرکانس رزونانس و فرکانس های قطع را مشخص کنید.

جدول ۶-۵

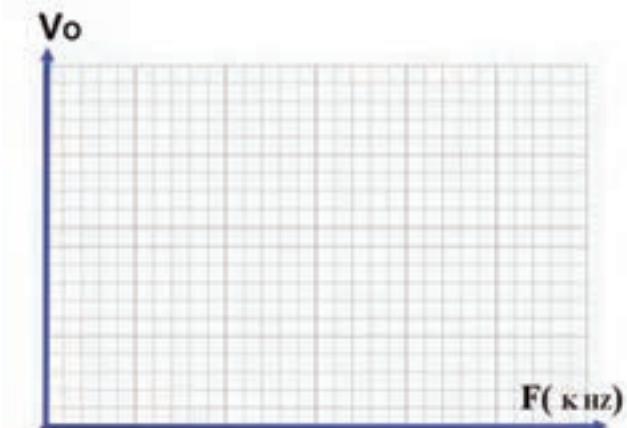

شکل ۶-۱۸

ردیف	فرکانس (KHZ)	$V_{opp}(\text{V})$
۱	۱	
۲	۵	
۳	۸	
۴	$f_r$	
۵	۱۵	
۶	۲۰	



## بررسی پاسخ فرکانسی فیلتر میان‌گذر با قطعات واقعی

هدف: به دست آوردن فرکانس رزونانس و منحنی پاسخ فرکانسی فیلتر میان‌گذر مواد، ابزار و تجهیزات: سیگنال ژنراتور یک دستگاه - اسیلوسکوپ یک دستگاه - برد برد یک قطعه - مقاومت ۱۰ کیلواهرم  $\frac{1}{\omega}$  وات یک عدد - خازن  $22nF$  یک عدد - سلف  $10mH$  یک عدد - سیم برد برد - سیم‌های رابط - لوازم التحریر

## مراحل اجرای کار

۱- مدار شکل ۶-۱۹ را روی برد بیندید.


۲- سیگنال ژنراتور را روی موج سینوسی و دامنه ۴

ولت پیک تا پیک ( $V_{pp}$ ) تنظیم کنید.

۳- فرکانس رزونانس فیلتر را با استفاده از رابطه

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

$$f_r = ..... \text{ HZ}$$

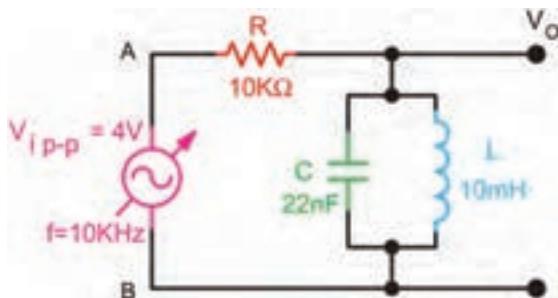

شکل ۶-۱۹

۴- فرکانس موج سینوسی را مطابق جدول ۶-۶ تغییر دهید و دامنه موج خروجی را به کمک اسیلوسکوپ اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

نکته

در هر مرحله که فرکانس را تغییر می‌دهید دامنه سیگنال ورودی باید روی  $V_{pp}$  ثابت باشد.




۵- آیا در فرکانس رزونانس، دامنه موج خروجی فیلتر بیشترین مقدار را دارد؟

۶- منحنی پاسخ فرکانسی فیلتر را با مقیاس مناسب در نمودار شکل ۶-۲۰ رسم کنید. روی منحنی، فرکانس رزونانس و فرکانس‌های قطع را مشخص کنید.

جدول ۶-۶


$V_{opp}(\text{V})$	فرکانس (KHZ)	ردیف
	۱	۱
	۵	۲
	۸	۳
	$f_r$	۴
	۱۵	۵
	۲۵	۶

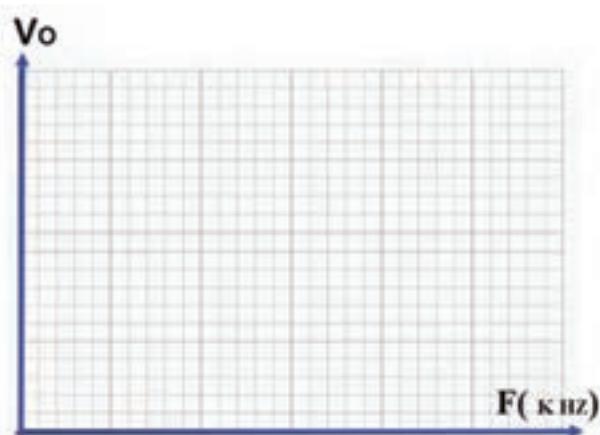


شکل ۶-۲۰

## الگوی پرسش

- ۱- فیلتر شکل ۶-۲۱ از نوع ..... باند با مدار رزونانس ..... است.  
 ۱) عبور - موازی      ۲) حذف - سری      ۳) حذف - موازی
- ۲- فیلتر شکل ۶-۲۲ از نوع ..... باند با مدار رزونانس ..... است.  
 ۱) عبور - موازی      ۲) حذف - سری      ۳) حذف - موازی
- ۳- دو نمونه فیلتر با مدار رزونانس سری رسم کنید و طرز کار هر یک را بنویسید.

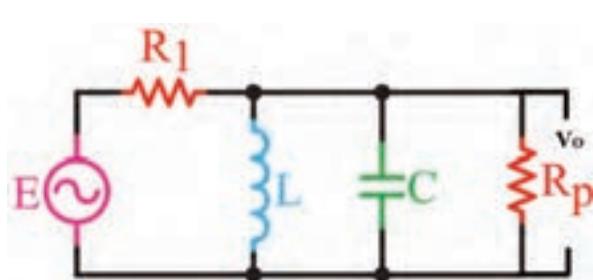

شکل ۶-۲۲

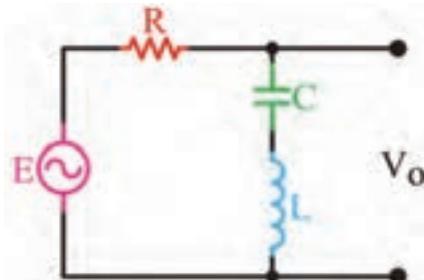

شکل ۶-۲۱

۴- دو نمونه فیلتر با مدار رزونانس موازی رسم کنید و عملکرد آنها را شرح دهید.

**بارش فکری:** درباره چگونگی ارسال و دریافت امواج رادیویی، از طریق بارش فکری بحث کنید و نتیجه را در قالب یک گزارش دو صفحه‌ای جمع‌بندی کنید.


## ۶-۵ نوسان‌سازها (Oscillator)

فیلم



فیلم مدارهای فیدبک و چگونگی نوسان‌سازی در نوسان‌سازها را ببینید.


نوسان‌سازها مدارهای ویژه‌ای هستند که کاربرد نسبتاً گسترده‌ای در مدارهای مخابراتی دارند. بدون نوسان‌سازها ارسال و دریافت پیام‌های رادیویی امکان‌پذیر نیست. نوسان‌سازها یا مولدهای موج، در دستگاه‌هایی نظیر مولتی‌مترهای دیجیتالی، اسیلوسکوپ، گیرنده و فرستنده‌های رادیویی، رایانه‌ها، تایمراها و ماشین حساب‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. لذا می‌توان گفت نوسان‌ساز یکی از اجزاء اساسی دستگاه‌های الکترونیکی است.

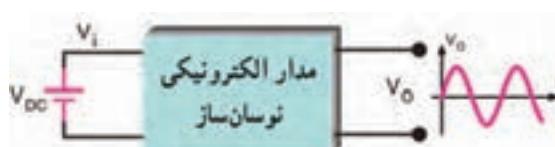

شکل ۶-۲۳ نقشه بلوکی نوسان‌ساز سینوسی

▣ **تعريف نوسان‌ساز:** نوسان‌ساز، مداری است که بدون اعمال سیگنال متناوب به ورودی آن، در خروجی، سیگنال متناوب تولید کند. شکل ۶-۲۳ نقشه بلوکی (بلوک دیاگرام) نوسان‌ساز سینوسی را نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌کنید به مدار الکترونیکی نوسان‌ساز، ولتاژ DC داده می‌شود و مدار نوسان‌ساز ولتاژ DC را به ولتاژ متناوب سینوسی تبدیل می‌کند. نوسان‌ساز ترجمه کلمه Oscillator است که

در متون فنی و محاوره عمومی آن را اسیلاتور نیز می‌نامند.

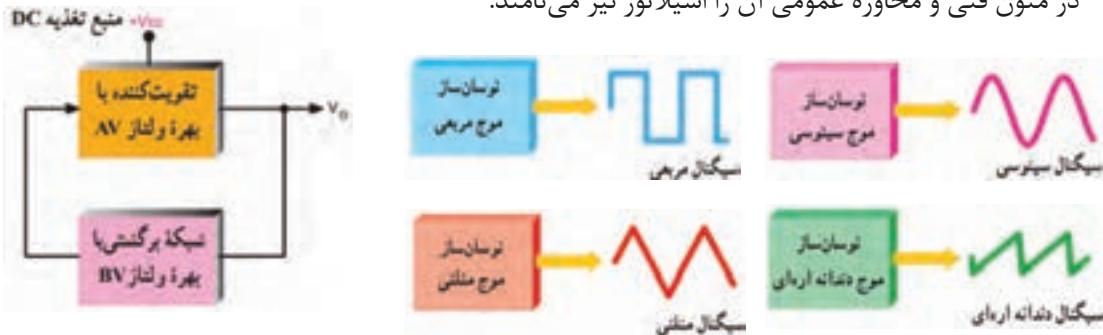

شکل ۶-۲۵ بلوک دیاگرام کلی نوسان‌ساز

شکل ۶-۲۴ انواع نوسان‌ساز با توجه به شکل موج تولیدی

### انواع نوسان‌ساز از نظر شکل موج تولیدی

نوسان‌سازها می‌توانند انواع شکل موج‌ها را به وجود آورند. در شکل ۶-۲۴ چهار نمونه نوسان‌ساز و شکل موج خروجی آنها به صورت بلوک دیاگرام ترسیم شده است. این نوسان‌سازها شامل نوسان‌سازهای موج سینوسی، مربعی، دندانه ارها و مثلثی است.

### اصول کار مدارهای نوسان‌ساز


نوسان‌سازها از یک طبقه تقویت‌کننده و طبقه‌ای به نام شبکه برگشتی یا فیدبک (Feed Back) تشکیل شده‌اند. شبکه برگشتی معمولاً بخشی از سیگنال خروجی تقویت‌کننده را به ورودی تقویت‌کننده برگشت می‌دهد. شکل ۶-۲۵ بلوک دیاگرام کلی نوسان‌ساز را نشان می‌دهد. هر مدار نوسان‌ساز نیاز به مدار تولید نوسان دارد که غالباً در شبکه برگشتی یا فیدبک گنجانده می‌شود.

### نیازهای اولیه برای نوسان‌سازی

در کلیه نوسان‌سازها باید شرایط و عوامل زیر وجود داشته باشد تا مدار به نوسان درآید.

**منبع انرژی:** منبع انرژی می‌تواند منبع تغذیه، باتری شیمیایی یا باتری نوری باشد.

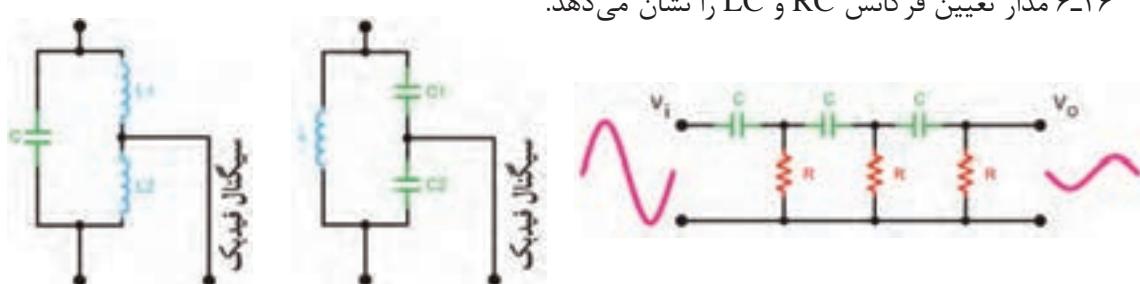**مدار تعیین‌کننده فرکانس:** این مدار معمولاً یک مدار رزونانس LC، مدار RC یا مدارهایی با مشخصات ویژه است. نوسان‌های اولیه برای شروع نوسان‌سازی، در این مدارها تولید می‌شود. شکل‌های الف، ب و پ ۶-۲۶ مدار تعیین فرکانس RC و LC را نشان می‌دهد.



پ) مدار رزونانس LC


ب) مدار رزونانس LC

الف) مدار رزونانس RC

شکل ۶-۲۶ مدارهای رزونانس RC و LC


**تقویت کننده:** مدار تقویت کننده معمولاً یکی از انواع تقویت کننده های ترانزیستوری یا IC است. سیگنال های اولیه تولید شده توسط مدار تعیین کننده فرکانس به وسیله مدار تقویت کننده تقویت می شود.

**مدار فیدبک یا باز خورد (Feed Back):** فیدبک به مفهوم انتقال بخشی از سیگنال خروجی به ورودی مدار است. در نوسان سازها قسمتی از سیگنال خروجی طوری به ورودی منتقل می شود که با آن هم فاز باشد. در این حالت فیدبک را مثبت یا Positive Feed Back می نامند. در صورتی که سیگنال برگشتی با سیگنال ورودی ۱۸۰ درجه اختلاف فاز داشته باشد به آن فیدبک منفی یا Negative Feed Back گویند. شکل ۶-۲۷ فیدبک مثبت را نشان می دهد.

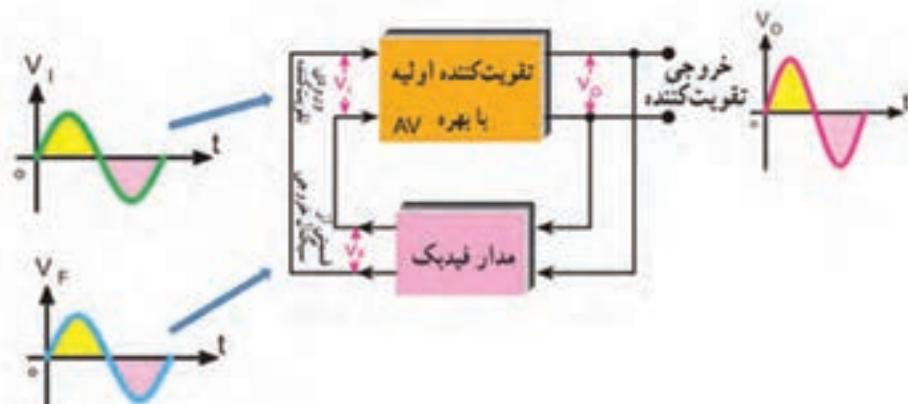


شکل ۶-۲۷ ایجاد فیدبک مثبت توسط شبکه برگشتی

در این حالت سیگنال خروجی مدار فیدبک با سیگنال ورودی تقویت کننده هم فاز است. در شکل ۶-۲۷ بین ورودی و خروجی تقویت کننده هیچ اختلاف فازی وجود ندارد. مدار فیدبک سیگنال خروجی را بدون اختلاف فاز به ورودی تقویت کننده برگشت می دهد. در شکل ۶-۲۸ سیگنال ورودی با ۱۸۰ درجه اختلاف فاز در خروجی و به صورت تقویت شده ظاهر می شود. در این حالت مدار فیدبک در سیگنال خروجی ۱۸۰ درجه اختلاف فاز ایجاد می کند تا سیگنال برگشتی با سیگنال ورودی تقویت کننده هم فاز شود.

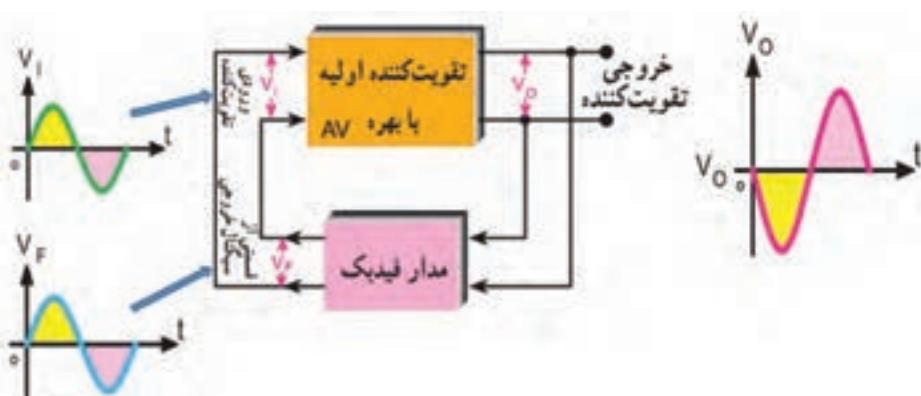

شکل ۶-۲۸ ایجاد فیدبک مثبت توسط شبکه برگشتی

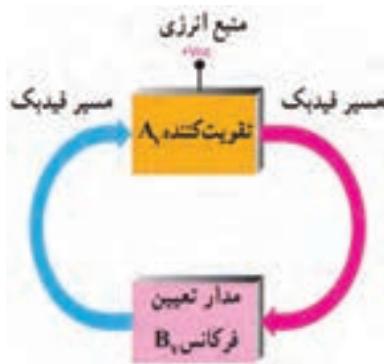


شکل ۶-۲۹ بخش‌های مورد نیاز برای نوسان‌سازی

نوسان‌های اولیه برای نوسان‌سازی به وسیله مدار تعیین‌کننده فرکانس تولید می‌شود. این نوسان‌ها توسط مدار تقویت‌کننده تقویت می‌شود و سپس از طریق مدار فیدبک به وروطی انتقال می‌یابد. اگر فیدبک مثبت باشد نوسان‌ها تداوم می‌یابد و پایدار می‌شود. در شکل ۶-۲۹ بخش‌های مورد نیاز جهت نوسان‌سازی به صورت بلوک دیاگرام ترسیم شده است.

#### اصل بارک‌هاوزن (Barkhausen Criterion)

بنابر اصل بارک‌هاوزن، زمانی نوسان‌های یک نوسان‌ساز پایدار می‌شود که حاصل ضرب بهره ولتاژ تقویت‌کننده ( $A_v$ ) در ضریب بهره ولتاژ مدار فیدبک ( $B_v$ ) برابر یک شود. تنها در این شرایط است که مدار دارای نوسان‌های پایدار می‌شود. در شکل ۶-۳۰ مفهوم اصل بارک‌هاوزن نشان داده شده است. با توجه به این اصل همواره باید بهره کل سامانه برابر با یک باشد تا نوسان‌های مدار تداوم یابد.

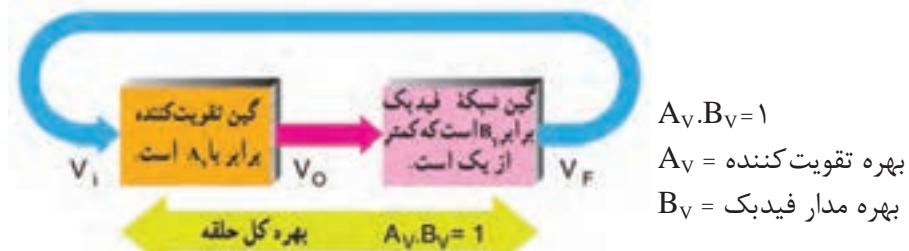

شکل ۶-۳۰ بررسی اصل بارک‌هاوزن

معمولًاً مدار فیدبک سیگنال را ضعیف می‌کند، در واقع ضریب بهره مدار فیدبک عددی کوچک‌تر از یک مثلاً  $A_v \times B_v = \frac{1}{10} \times 10 = 1$  است. اصل بارک‌هاوزن زمانی برقرار می‌شود که  $A_v = B_v = 1$  باشد، مقدار بهره شود.

نکته




برای تولید نوسان پایدار در مدار باید سه شرط  $A_v \times B_v = 1$ ، فیدبک مثبت و مدار تولید‌کننده نوسان وجود داشته باشد.

فعالیت

در صورتی که ضریب تقویت مدار تقویت‌کننده به کار رفته در یک نوسان‌ساز برابر با ۲۵ باشد، مقدار بهره مدار فیدبک را طوری به دست آورید که مدار دارای نوسان‌های پایدار باشد.



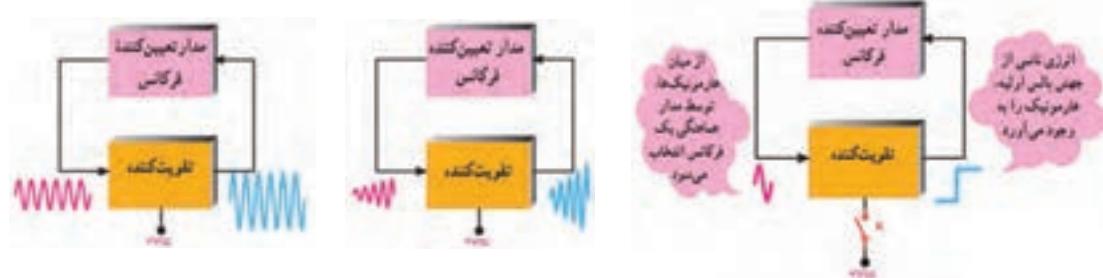- یک اسیلاتور چگونه به نوسان درمی‌آید؟ در شکل ۶-۳۱ سه مرحله از تولید نوسان‌ها در نوسان‌ساز نشان داده شده است. این سه مرحله به ترتیب عبارت‌اند از:
- الف) مرحله شروع کار یعنی روشن کردن دستگاه از طریق فعال کردن کلید
  - ب) تولید سیگنال اولیه
  - پ) مرحله پایدار شدن نوسان‌ها



الف) با فعال کردن کلید دستگاه روشن می‌شود      ب) سیگنال اولیه ساخته می‌شود      پ) نوسان‌ها پایدار می‌شود

شکل ۶-۳۱ مراحل تولید نوسان

نکته




### انواع نوسان‌سازهای سینوسی

فیلم




فیلم انواع نوسان‌سازهای سینوسی را ببینید.


همان‌طور که اشاره شده مدارهای نوسان‌ساز را از نظر نوع مدار تعیین کننده فرکانس و چگونگی انجام فیدبک، به دو دسته RC و LC تقسیم‌بندی می‌کنند. در مدارهای LC مدار تعیین کننده فرکانس، یک مدار هماهنگی موازی LC است. چون این مدار انرژی را در خود ذخیره می‌کند، آن را مدار تانک می‌نامند. در مدارهای RC، مدار تعیین کننده فرکانس یک مدار ترکیبی RC است. چون نوسان‌ساز LC بیشتر در فرستنده‌ها و گیرنده‌های رادیویی به کار می‌رود، در این فصل، به تشریح نوسان‌ساز با شبکه تولید فرکانس LC می‌پردازیم و سپس یک یا چند نمونه مدار نوسان‌ساز RC را تشریح می‌نماییم. در شکل‌های ۶-۳۲ الف - ب - پ انواع شبکه‌های تعیین فرکانس و فیدبک LC نشان داده شده است.

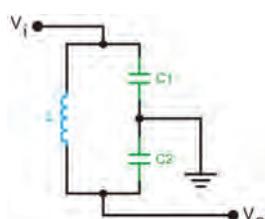

پ) تقسیم ولتاژ خازنی

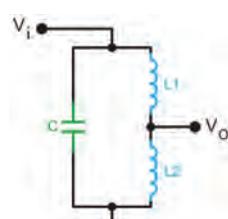

ب) تقسیم ولتاژ سلفی

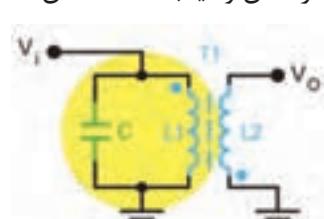

الف) ترانسفورماتوری


شکل ۶-۳۲ شبکه‌های تعیین فرکانس LC



درباره هریک از مدارهای شکل ۶-۳۲ بحث کنید و ارتباط بین ولتاژ ورودی و خروجی را از نظر دامنه و اختلاف فاز تعیین کنید، نتیجه را در قالب یک گزارش ارائه دهید.

### مدار چند نمونه نوسان‌ساز LC

در شکل ۶-۳۳ مدار چهار نمونه نوسان‌ساز را مشاهده می‌کنید. در همه این مدارها تقویت کننده به صورت باپاس سرخود رسم شده است. تفاوت مدارها در نوع آرایش ترانزیستور (امیتر مشترک یا بیس مشترک) و مدار تعیین فرکانس است.

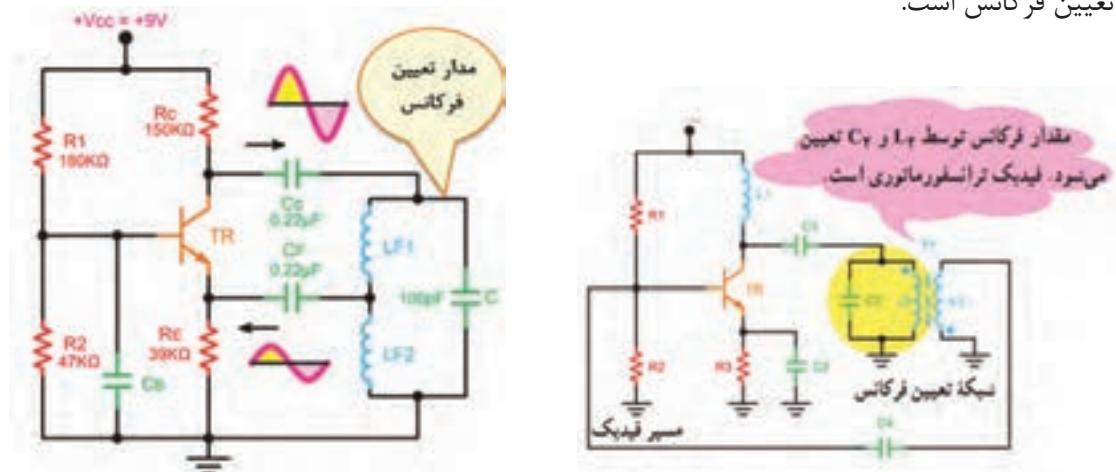

شکل ۶-۳۳ انواع نوسان‌ساز LC و نام آنها



با توجه به شکل ۶-۳۳ با هم گروهی خود بحث کنید سپس اطلاعات خواسته شده در جدول‌های ۶-۷ و ۶-۸ را کامل کنید.

جدول ۶-۷

ردیف	نام نوسان‌ساز	شماره فنی قطعات تعیین‌کننده فرکانس
۱	آرمسترانگ	
۲	هارتلی	
۳	کولپیتس	
۴	کلاب	

جدول ۶-۸

ردیف	مشخصه ویژه نوسان‌ساز	نام نوسان‌ساز	نوع آرایش ترانزیستور
۱	استفاده از تقسیم‌کننده ولتاژ خازنی در مدار فیدبک		
۲	استفاده از تقسیم‌کننده ولتاژ سلفی در مدار فیدبک		
۳	استفاده از ترانسفورماتور در مدار فیدبک		
۴	استفاده از تقسیم‌کننده ولتاژ خازنی با خازن سری با سیم پیچ در مدار تانک		

نکته




رابطه محاسبه فرکانس نوسان ایجاد شده در کلیه نوسان‌سازهای  $F_R = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$  است.

در مدار هارتلی از  $L$  معادل (سلف‌های سری) و در مدارهای کولپیتس و کلاب از  $C$  معادل (خازن‌های سری) در رابطه استفاده شود.

### نوسان ساز RC

در این نوسان‌سازها مانند نوسان‌سازهای  $LC$  حداقل دو جزء تقویت‌کننده و مدار برگشتی وجود دارد. در این نوسان‌سازها مدار برگشتی معمولاً از  $R$  و  $C$  تشکیل می‌شود. در نوسان‌ساز  $RC$  مانند سایر نوسان‌سازها لازم است دو شرط اصلی ایجاد نوسان یعنی اصل بارک‌هاوزن و فیدبک مثبت برقرار شود تا مدار بتواند نوسان‌های پایداری را ایجاد کند. شکل‌های ۶-۳۴ الف، ب و پ آرایش‌های مختلف شبکه  $RC$  را نشان می‌دهد. این نوسان‌سازها برای تولید فرکانس‌های تا حدود  $100 \text{ KHz}$  مناسب هستند.

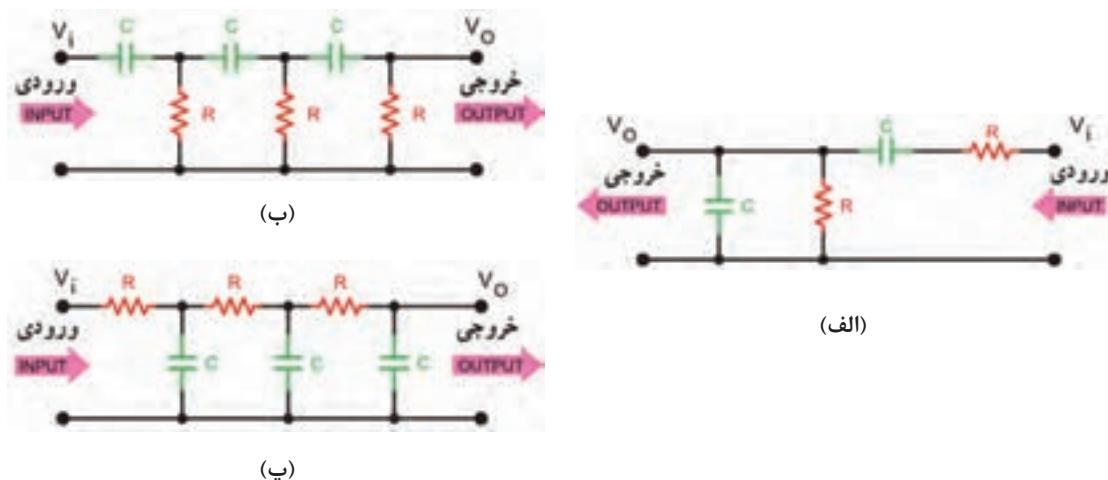

شکل ۶-۳۴-۶ چند نمونه شبکه فیدبک نوسان‌ساز RC


درباره انواع شبکه‌های نشان داده شده در شکل ۶-۳۴ تحقیق کنید و نتیجه را به صورت یک گزارش ارائه دهید.

پژوهش



### نوسان‌ساز پل وین (Wein Bridge Oscillator)

نوسان‌ساز پل وین یک مولد سیگнал سینوسی با اعوجاج کم است. مدار این نوسان‌ساز از یک تقویت‌کننده و شبکه برگشتی RC تشکیل می‌شود. شکل ۶-۳۵ نقشه بلوکی تقویت‌کننده و شبکه برگشتی نوسان‌ساز و رابطه محاسبه فرکانس آن را نشان می‌دهد.

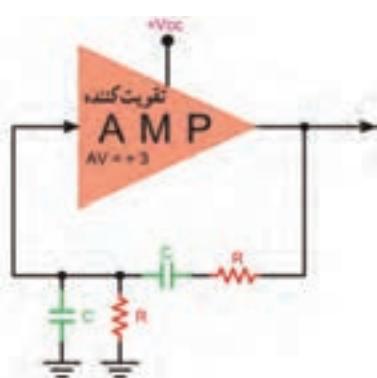

شکل ۶-۳۵ نوسان‌ساز RC پل وین

با توجه به شکل ۶-۳۵، در نوسان‌ساز پل وین، بین ورودی و خروجی شبکه برگشتی چند درجه اختلاف فاز وجود دارد و شبکه برگشتی چند مرتبه سیگнал ورودی خود را تضعیف می‌کند؟

.....  
.....  
.....

فعالیت



### نوسان‌ساز کریستالی (Crystal Oscillator)


عواملی نظیر درجه حرارت، تغییرات ولتاژ و سایر کمیت‌ها می‌تواند فرکانس نوسان را در یک نوسان‌ساز تغییر دهد. برای پایداری فرکانس از نوسان‌ساز کریستالی استفاده می‌کنند. هر قطعه کریستال با توجه به برش و شکل مکانیکی آن می‌تواند در یک فرکانس کاملاً ثابت به ارتعاش درآید. در نوسان‌ساز کریستالی، کریستال در مدار تعیین فرکانس یا در مسیر فیدبک قرار می‌گیرد و فقط به فرکانس رزونانس خود اجازه

کار عملی ۵



عبور می دهد. شکل ۶-۳۶ یک نوسان ساز کریستالی که کریستال در مدار تعیین فرکانس قرار گرفته است را نشان می دهد.

بررسی مدار نوسان ساز RC به صورت نرم افزاری

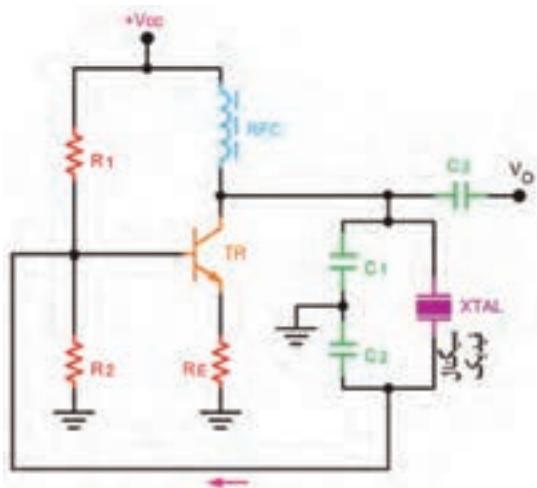


شکل ۶-۳۶ نوسان ساز کریستالی

هدف: راه اندازی مدار نوسان ساز RC و به دست آوردن فرکانس آن  
مواد، ابزار و تجهیزات: رایانه - نرم افزار مناسب -  
لوازم التحریر

#### مراحل اجرای کار


- ۱- نرم افزار مولتی سیم یا هر نرم افزار مناسب دیگر را فعال کنید.
- ۲- مدار شکل ۶-۳۷ را در فضای نرم افزار بیندید.
- ۳- تغذیه متقارن را به مدار وصل کنید و مدار را راه اندازی کنید.
- ۴- با تغییر سرعت متابولیسیومتر، بهره ولتاژ تقویت کننده را تنظیم کنید تا مدار به نوسان در آید.

**توجه:** اسیلوسکوپ نرم افزار را فعال کنید و تا ایجاد نوسان پایدار دقایقی صبر کنید. مقادیر  $\frac{\text{Volt}}{\text{Div}}$  و  $\frac{\text{Time}}{\text{Div}}$  را به درستی تنظیم کنید تا حدود ۲ تا ۳ سیکل از موج به صورت پایدار روی صفحه آن ظاهر شود.

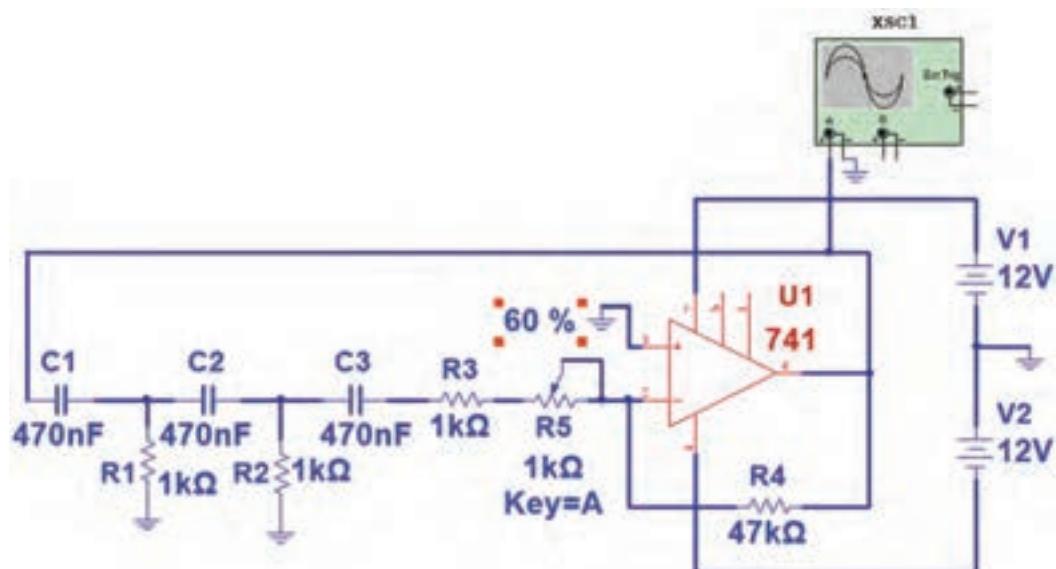

شکل ۶-۳۷ نوسان ساز RC

## فصل چهارم: پروژه مخابراتی

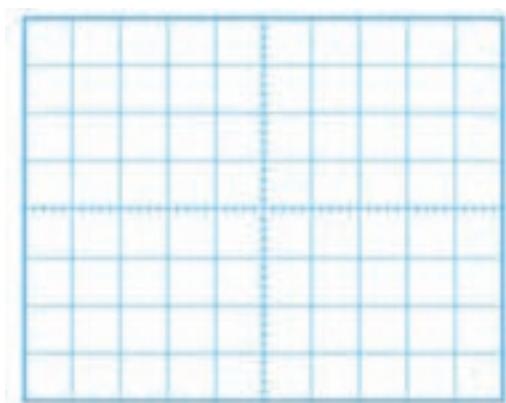

شکل ۶-۳۸

۵- شکل موج تولیدشده را در نمودار شکل ۶-۳۸ رسم کنید.  $\frac{\text{Volt}}{\text{Div}}$  و  $\frac{\text{Time}}{\text{Div}}$  را روی محورها مشخص کنید.

۶- زمان تناوب موج را اندازه بگیرید و فرکانس آن را محاسبه و یادداشت کنید.

۷- سر متغیر پتانسیومتر را تغییر دهید. آیا مدار از نوسان می‌ایستد؟ شرح دهید.

Time/ Div =

Volt/ Div =

T =

F =


### بررسی مدار نوسان‌ساز LC با قطعات واقعی

کار عملی ۶



هدف: به دست آوردن فرکانس مدار نوسان‌ساز LC

مواد، ابزار و تجهیزات: اسیلوسکوپ یک دستگاه - منبع تغذیه یک دستگاه - برد بُرد یک قطعه - مقاومت

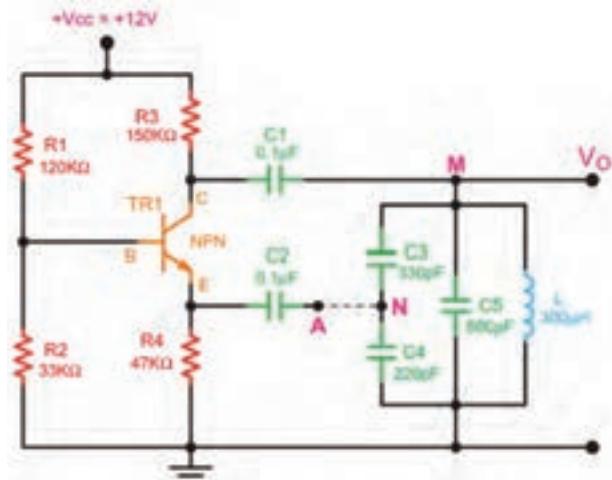

شکل ۶-۳۹

$150 \text{ k}\Omega - 47 \text{ k}\Omega - 33 \text{ k}\Omega - 120 \text{ k}\Omega$   
 $\frac{1}{4} \text{ وات از هر کدام یک عدد} - \text{خازن } 100 \text{ nF} \text{ دو عدد} - \text{خازن } 330 \text{ PF} \text{ یک عدد} - \text{خازن } 680 \text{ PF} \text{ یک عدد} - \text{سلف } 300 \mu\text{H} \text{ یک عدد} - \text{ترانزیستور معمولی برای کاربرد عمومی (General purpose)} \text{ با بتای } 75 \text{ تا } 120 \text{ مانند } 2\text{SC}945, \text{BC}337 \text{ (نوعی} 2\text{SC}945 \text{ باشد) یا هر نوع ترانزیستور که آن بالای } 120 \text{ باشد) یا سیم بُرد - سیم های رابط - لوازم التحریر}$

هنگام اتصال خازن‌های  $C_2$  و  $C_4$  و سلف‌ها به مدار مراقب باشید که از طریق اتصال‌های داخلی بُرد بُرد اتصال کوتاه نشود. یکی از موارد مهمی که سبب ایجاد اشکال و عدم راه‌اندازی می‌شود همین موارد است. در صورت امکان مجموعه قطعات را روی بُرد هزار سوراخ و اتصال "پین هدر" به صورت یک پارچه نصب کنید و یک مازول آماده فراهم کنید.

نکته



## مراحل اجرای کار


- ۱- مدار شکل ۶-۳۹ را روی پرده بیندید.
- ۲- قبل از اتصال A و N، منبع تغذیه را به مدار وصل کنید و ولتاژ پایه‌های ترانزیستور را اندازه‌بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_B = \quad V_{BE} =$$


$$V_E = \quad V_C =$$

**توجه:** ترانزیستور باید در حالت فعال باشد.

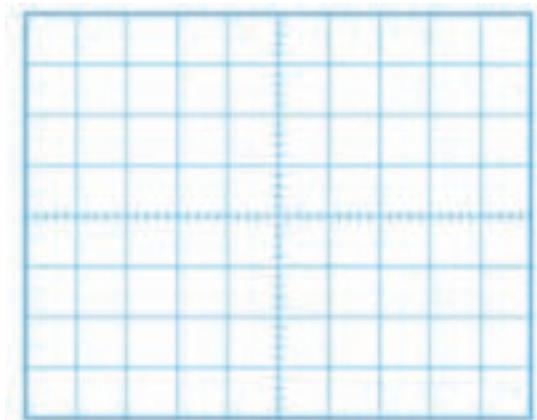- ۳- اتصال بین A و N را برقرار کنید و مدار را راهاندازی کنید.
  - ۴- به وسیله اسیلوسکوپ شکل موج نقاط M و N را با توجه به فاز آنها در نمودارهای شکل ۶-۴۰ رسم کنید.
  - ۵- آیا ولتاژ ورودی و خروجی مدار تعیین فرکانس با هم هم‌فاز هستند؟ شرح دهید.
- 
- ۶- مقدار فرکانس و دامنه پیک تاپیک سیگنال ورودی و خروجی را اندازه‌بگیرید و یادداشت کنید.



ب) شکل موج نقطه N

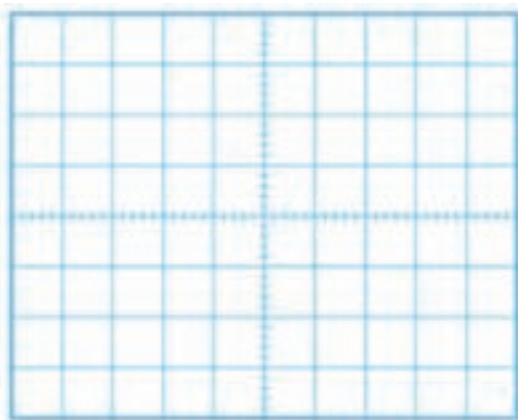

الف) شکل موج نقطه M

Time/ Div =

Volt/ Div =

T =                  F =

V<sub>pp</sub> =

Time/ Div =

Volt/ Div =

T =                  F =


V<sub>pp</sub> =

شکل ۶-۴۰

## نوسان‌ساز مربعی



در بحث‌های گذشته با آی‌سی ۵۵۵ به عنوان مولد موج مربعی آشنا شده‌اید. نمونه دیگر نوسان‌ساز موج مربعی، مولتی‌ویراتور آیستابل نام دارد. این نوسان‌ساز شامل دو طبقه تقویت کننده

## فصل چهارم: پروژه مخابراتی

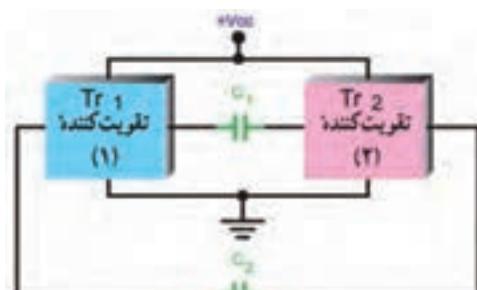


شکل ۴-۴۱ بلوك دياگرام مدار نوسان ساز

است که خروجی هریک به ورودی دیگری با کوپلاز خازنی متصل شده است. در شکل ۴-۴۱ این نوسان ساز به صورت بلوکی نشان داده شده است. هنگامی که یک تقویت کننده در حالت اشباع قرار دارد تقویت کننده دیگر به قطع می‌رود. وضعیت قطع و اشباع تقویت کننده‌ها دوام چندانی ندارد و پس از مدتی، وضعیت عوض می‌شود. شکل‌های الف و ب ۴-۴۲ این دو حالت را نشان می‌دهند.

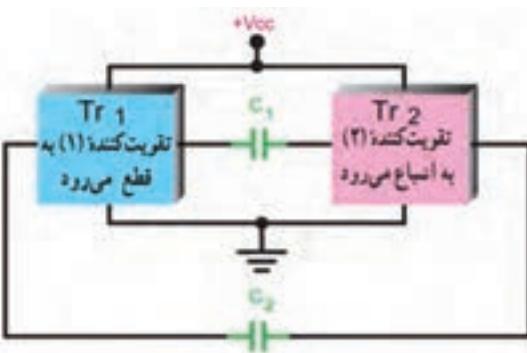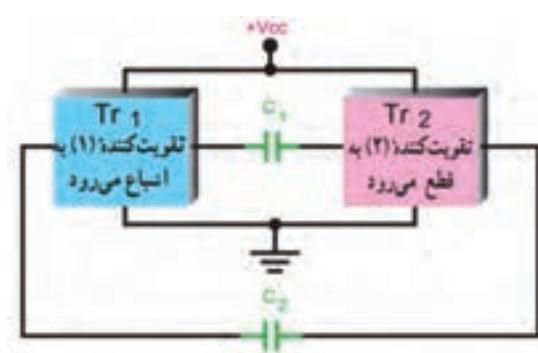

شکل ۴-۴۲ وضعیت تقویت کننده‌ها در حالت قطع و اشباع

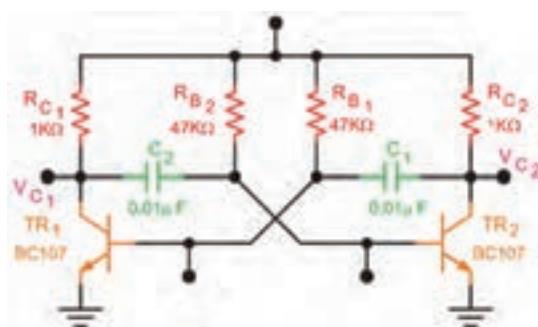

شکل ۴-۴۳ مدار مولتی‌ویبراتور آستابل


در شکل ۴-۴۳ مدار یک نمونه مولتی‌ویبراتور آستابل رسم شده است.

**فعالیت در ساعت غیردرسی**  
بررسی مدار مولتی‌ویبراتور به عنوان چشمکزن با قطعات واقعی

کار عملی ۷



**هدف:** اجرای پروژه مدار چشمکزن مواد، ابزار و تجهیزات: مقاومت  $330\Omega$  دو عدد - مقاومت  $47K\Omega$  دو عدد - پتانسیومتر  $100K\Omega$  یک عدد - خازن  $22\mu F$  یک عدد - LED ۱۵ ولت دو عدد - دیود  $1N4001$  یک عدد - ترانزیستور  $BC546$  یا هر نوع ترانزیستور عمومی دیگر - بُرد مدار چاپی - وسایل اسیدکاری و لحیم کاری

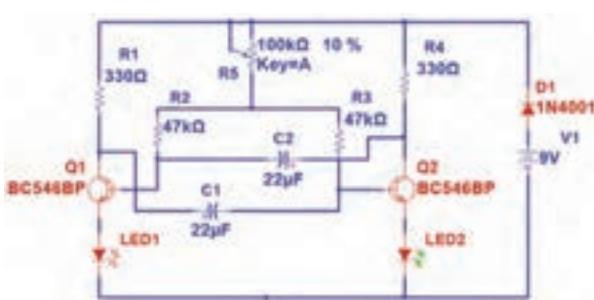

شکل ۴-۴۴ مدار مولتی‌ویبراتور آستابل


## مواحل اجرای کار

- ۱- طرح مدارچاپی شکل ۶-۴۴ را در ابعاد  $4\text{cm} \times 5\text{cm}$  آماده کنید.
- ۲- طرح را به روی فیبر مدارچاپی انتقال دهید.
- ۳- فیبر را برای مونتاژ قطعات آماده کنید.
- ۴- قطعات را روی فیبر مونتاژ کنید.
- ۵- منبع تغذیه را به مدار وصل کنید و مدار را راهاندازی نمایید.
- ۶- پتانسیومتر را تغییر دهید و اثر تغییر را روی مدار ببینید.

کار عملی ۸




## مولد موج مربعی در نرم افزار

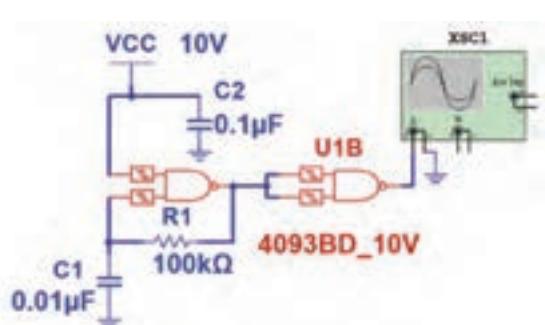

شکل ۶-۴۵

**هدف:** راهاندازی مدار نوسان‌ساز موج مربعی و به دست آوردن فرکانس آن  
**مواد، ابزار و تجهیزات:** رایانه - نرم افزار مناسب - لوازم التحریر  
**مواحل اجرای کار**

- ۱- نرم افزار مولتی‌سیم یا هر نرم افزار مناسب دیگر را فعال کنید.
- ۲- با استفاده از دو گیت NAND اشمیت‌تریگر آی‌سی شماره ۴۰۹۳، مدار شکل ۶-۴۵ را در فضای نرم افزار بیندید.
- ۳- تغذیه مدار را وصل کنید و مدار را راهاندازی کنید.
- ۴- اسیلوسکوپ نرم افزار را فعال کنید. محدوده مقادیر  $\frac{\text{Volt}}{\text{Div}}$  و  $\frac{\text{Time}}{\text{Div}}$  را به درستی تنظیم کنید تا حدود ۲ تا ۳ سیکل از موج به صورت پایدار روی صفحه آن ظاهر شود.
- ۵- شکل موج تولید شده را در نمودار شکل ۶-۴۶ رسم کنید.
- ۶- زمان تناوب موج را اندازه بگیرید و فرکانس آن را محاسبه و یادداشت کنید.

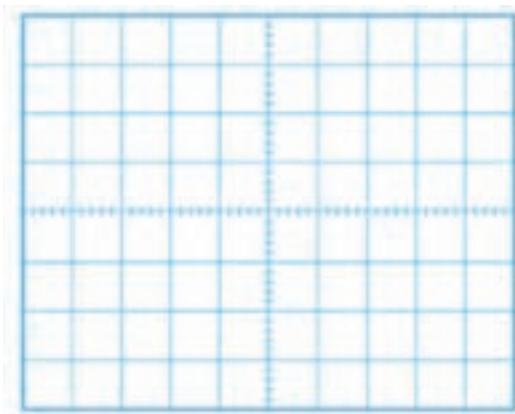

شکل ۶-۴۶

Time / Div =

Volt / Div =

T =

F =

### الگوی پرسش

- ۱- اسیلاتور در مدارهای مخابراتی چه نقشی بر عهده دارد؟ شرح دهید.
- ۲- نیازهای اولیه برای نوسان‌سازی را نام ببرید و تشریح کنید.
- ۳- اصل بارک‌هاوزن را شرح دهید.
- ۴- سه مرحله از تولید نوسان را در نوسان‌ساز شرح دهید.
- ۵- شرط تولید موج مربعی را در نوسان‌ساز شرح دهید.
- ۶- در نوسان‌سازها نوع فیدبک ..... است.
- ۷- اگر تقویت‌کننده مربوط به مدار نوسان‌ساز در حالت قطع و اشباع کار کند، چه نوع سیگنالی تولید می‌شود؟ چرا؟
- ۸- انواع نوسان‌سازها را از نظر شبکه تعیین‌کننده فرکانس نام ببرید.
- ۹- انواع نوسان‌سازها را از نظر نوع فیدبک نام ببرید.
- ۱۰- در صورتی که در یک نوسان‌ساز مقدار  $A_V = 25$  و  $B_V = \frac{1}{10}$  باشد، چه تأثیری بر عملکرد مدار می‌گذارد؟

## ۶-۶ مدولاسیون



شکل ۶-۴۷ تبدیل امواج صوتی به امواج الکترومغناطیس

برای انتقال سیگنال‌های صوتی یا تصویری به فواصل دور باید این امواج را به امواج الکترومغناطیس تبدیل و آن را از طریق آنتن انتشار دهیم. شکل ۶-۴۷ تبدیل امواج صوتی به امواج الکترومغناطیس و انتشار آن را نشان می‌دهد.

آیا می‌توان امواج صوتی را به طور مستقیم در فضا پخش کرد؟ در صورتی که این امر امکان‌پذیر باشد، چه معایی دارد؟ نتیجه پژوهش را به صورت یک گزارش ارائه دهید.

پژوهش




فیلم



فیلم ارسال و دریافت امواج صوتی و انواع مدولاسیون AM، FM و PM را ببینید.

### تعریف مدولاسیون

اگر سیگنال صوتی (سیگنال پیام) را روی سیگنال دیگری که دارای فرکانس بالا است سوار کنیم، می‌توانیم آن را به صورت امواج الکترومغناطیس در فضا پخش کنیم. به این عمل در اصطلاح عمومی، مدولاسیون (Modulation) می‌گویند. سیگنال پیام را سیگنال مدوله کننده (Modulating Signal) می‌نامند. سیگنالی که پیام روی آن سوار می‌شود، سیگنال حامل (Carrier) یا سیگنال مدوله‌شونده (Modulation Signal) نام دارد. به مدار یا دستگاهی

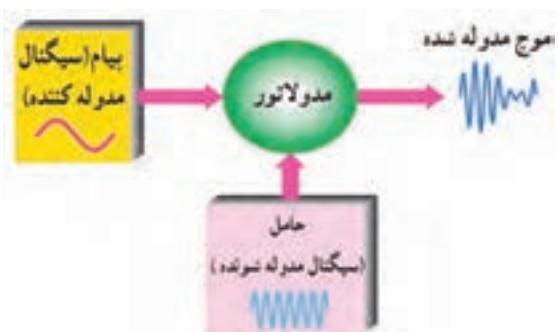


شکل ۶-۴۸ بلوک دیاگرام نحوه انجام مدولاسیون

که عمل مدولاسیون را انجام می‌دهد، مدولاتور (Modulator) می‌گویند. شکل ۶-۴۸ چگونگی انجام مدولاسیون را به صورت بلوکی نشان می‌دهد.

### أنواع مدولاسيون


در مدولاسیون یکی از مشخصه‌های اصلی موج حامل که یک سیگنال سینوسی با فرکانس بالا است، توسط پیام کنترل می‌شود. این عمل باید به گونه‌ای به اجرا درآید که گیرنده بتواند اطلاعات ارسال شده از قبیل صوت، موسیقی یا تصویر را مجدداً بازسازی کند. چون موج حامل تنها سه مشخصه دامنه، فرکانس و فاز را دارد بنابراین تنها می‌توان یکی از این سه مشخصه سیگنال حامل را با سیگنال پیام کنترل کرد و بهاین ترتیب سه نوع مدولاسیون، دامنه، فرکانس و فاز شکل می‌گیرد.

☒ **مدولاسیون دامنه (Amplitude Modulation)**: در مدولاسیون دامنه، فرکانس موج حامل (کاریر) ثابت است و دامنه حامل متناسب با دامنه پیام (موج مدوله کننده) تغییر می‌کند. در این حالت سرعت تکرار تغییرات دامنه حامل متناسب با فرکانس پیام خواهد بود. مدولاسیون دامنه را به اختصار به صورت AM می‌نویسند. در شکل ۶-۴۹ سیگنال پیام سینوسی، سیگنال حامل سینوسی و سیگنال مدوله شده AM را مشاهده می‌کنید.

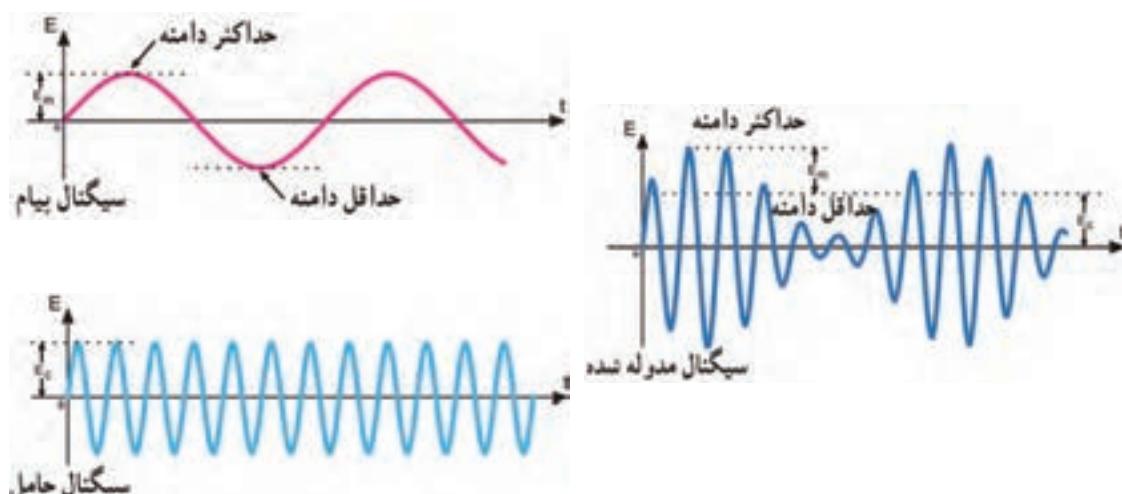


شکل ۶-۴۹ سیگنال مدوله شده AM

در شکل های ۶-۵۱ و ۶-۵۲ دو نوع پیام غیرسینوسی و حامل سینوسی و موج مدوله شده AM مربوط به آنها را مشاهده می کنید.

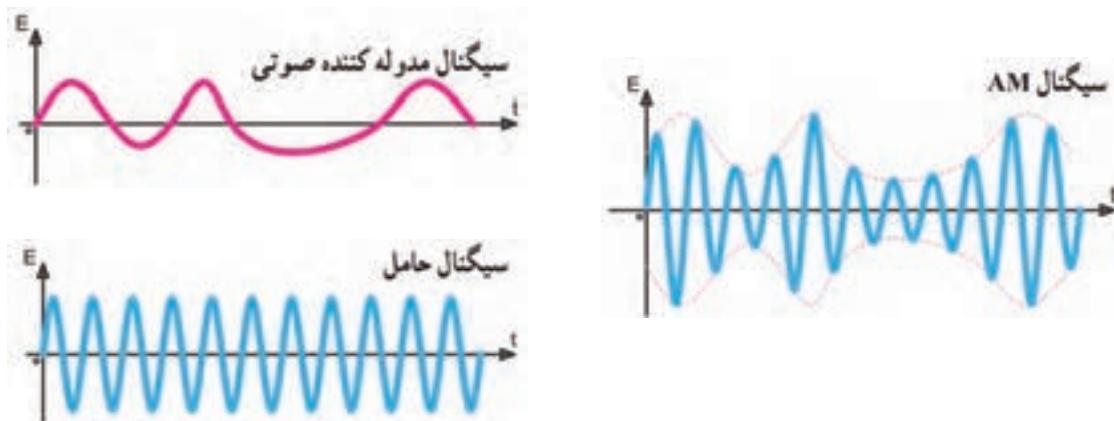

شکل ۶-۵۲ سیگنال مدوله شده AM با سیگنال غیر سینوسی

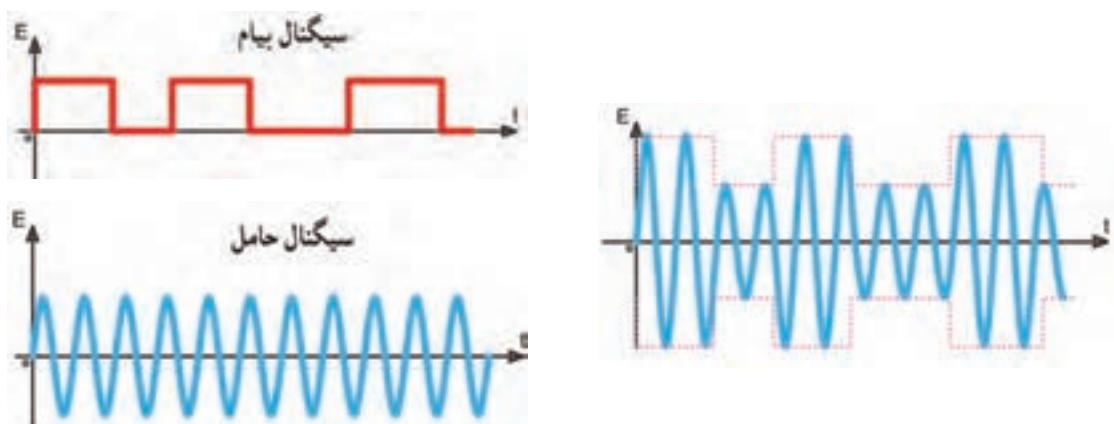


شکل ۶-۵۱ سیگنال مدوله شده AM با پیام مربعی

درصد مدولاسیون (Percent of Modulation): میزان درصد نسبت دامنه سیگنال پیام به دامنه سیگنال حامل را درصد مدولاسیون می گویند و آن را با  $m_p$  یا  $M$  نشان می دهند.


$$M = m_p = \frac{\text{دامنه پیام}}{\text{دامنه حامل}} \times 100\% = \frac{E_m}{E_c} \times 100\%$$

**مثال:** درصد مدولاسیون را در شکل ۶-۵۲ به دست آورید.  
حل: با توجه به شکل دامنه حامل ۵۰ ولت و دامنه پیام ۳۰ ولت است.

$$m = \frac{\text{دامنه پیام}}{\text{دامنه حامل}} = \frac{E_m}{E_c} = \frac{30}{50} = 0.6 \quad M_p = \frac{30}{50} \times 100\% = 60\%$$

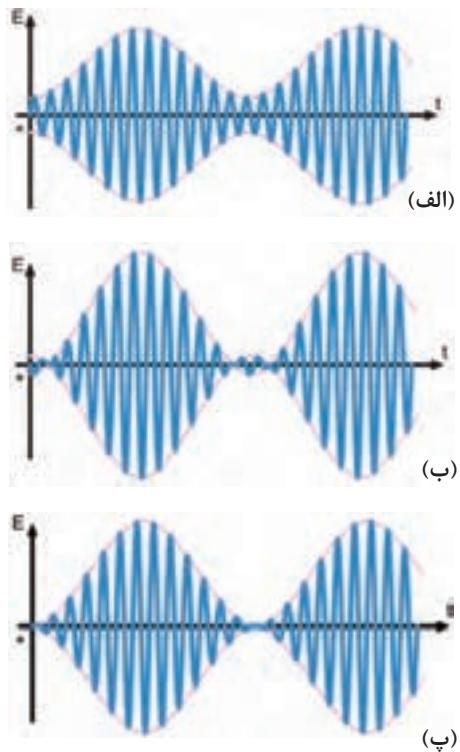

شکل ۶-۵۳

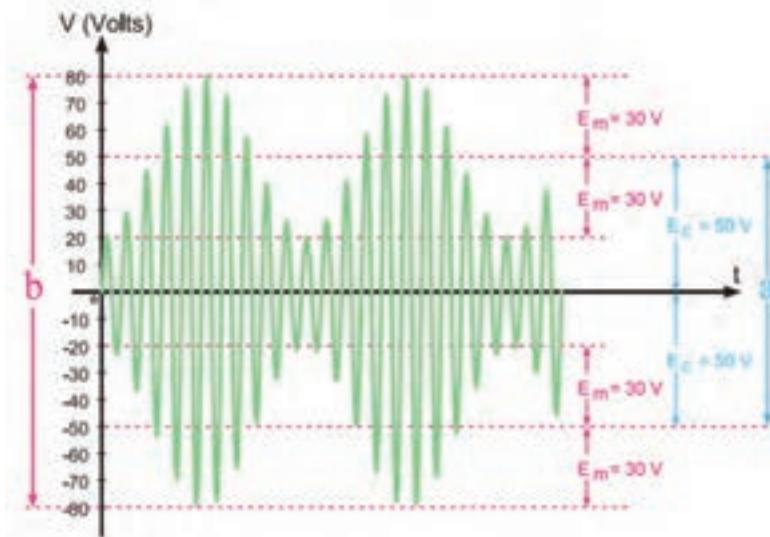

شکل ۶-۵۲ موج AM


در مورد درصد مدولاسیون، شکل های ۶-۵۳ الف - ب - پ با هم گروهی خود بحث کنید و نتیجه را یادداشت کنید.

بحث‌گروهی




## ۷-۱۶ اشاره‌ای به مدولاسیون فرکانس (Frequency Modulation)

در صورتی که فرکانس سیگنال حامل، متناسب با تغییرات دامنه پیام تغییر کند مدولاسیون فرکانس ایجاد می‌شود. در این حالت سرعت تکرار تغییرات فرکانس موج حامل متناسب با فرکانس پیام خواهد بود. مدولاسیون فرکانس را با FM نشان می‌دهند. در شکل ۶-۵۴ مدولاسیون FM با پیام سینوسی نشان داده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، هنگامی که دامنه پیام صفر است، فرکانس موج مدوله شده برابر با موج حامل می‌شود. با افزایش دامنه سیگنال پیام، فرکانس حامل افزایش می‌یابد (فشرده می‌شود) و با کاهش دامنه پیام، فرکانس حامل کم می‌شود.

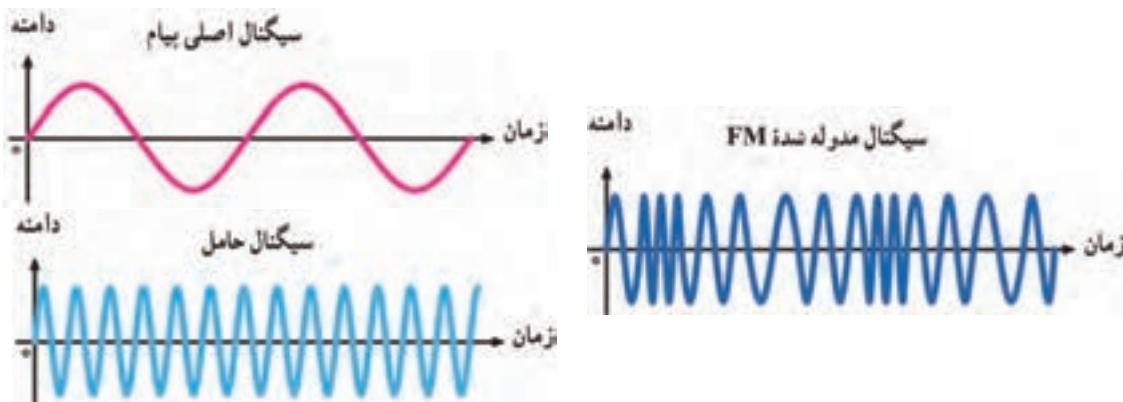

شکل ۶-۵۴ سیگنال مدوله شده FM با پیام سینوسی

شکل ۶-۵۵ پیام مربعی که روی سیگنال حامل سینوسی به صورت FM مدوله شده است را نشان می‌دهد.

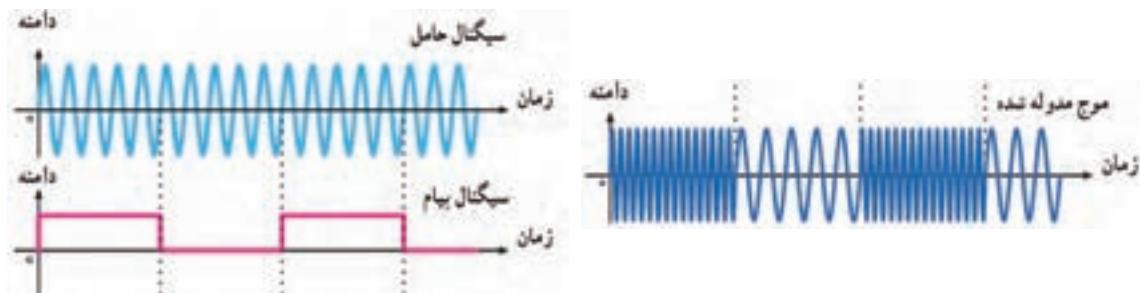

شکل ۶-۵۵ سیگنال مدوله شده FM با پیام مربعی


باند FM چه محدوده فرکانسی را اشغال می‌کند؟ در FM تجارتی در اثر عمل مدولاسیون فرکانس حامل نسبت به مقدار طبیعی خود چقدر تغییر (انحراف) پیدا می‌کند؟ نتیجه را به صورت یک گزارش ارائه دهید.

پژوهش



## ۶-۸ نوسان‌ساز (Voltage Controlled Oscillator) VCO

اسیلاتور VCO یک نوع نوسان‌ساز است که فرکانس آن را می‌توان با استفاده از ولتاژ DC ورودی تغییر داد. در فرکانس‌های بالا برای کنترل فرکانس معمولاً دیود ورکتور (Varactor) به کار می‌رود. این دیود بخشی از مدار هماهنگ اسیلاتور LC را تشکیل می‌دهد. در شکل ۶-۵۶ یک نوسان‌ساز LC را همراه با مدار رزونانس آن و دیود خازنی مشاهده می‌کنید. با تغییر ولتاژ DC، ظرفیت دیود خازنی تغییر می‌کند و در نهایت ظرفیت خازنی معادل مدار تانک را تغییر می‌دهد. با تغییر ظرفیت خازنی فرکانس نوسان‌ساز تغییر می‌کند.

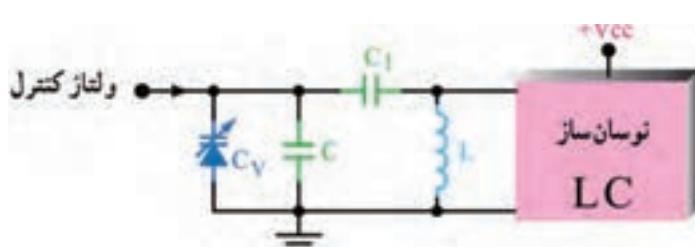


شکل ۶-۵۶ نوسان‌ساز VCO با دیود خازنی

پژوهش



با مراجعه به منابع مختلف چگونگی بایاس کردن دیود خازنی، عملکرد و منحنی مشخصه آن را بررسی کنید و نتیجه را در قالب گزارش ارائه دهید.

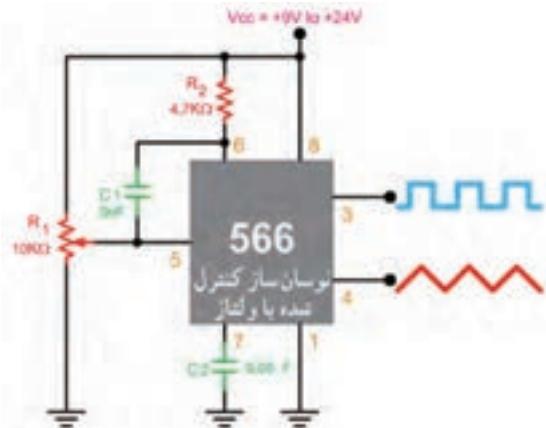

شکل ۶-۵۷ نوسان ساز با فرکانس قابل کنترل با ولتاژ

شکل ۶-۵۷ یک نوسان ساز VCO را نشان می‌دهد که به وسیله آی سی ۵۶۶ دو نوع موج مربعی و مثلثی را تولید می‌کند. ولتاژ DC کنترل کننده فرکانس از طریق پتانسیومتر  $R_1$  به پایه شماره ۵ آی سی می‌رسد. آی سی ۵۶۶ یک نوع مدار خاص است که با استفاده از آن می‌توانید فرکانس خروجی نوسان ساز موج مربعی و دندان‌ارهای را تغییر دهید.

با توجه به توضیحات داده شده، مشاهده می‌شود که با تغییر ولتاژ توانسته‌ایم فرکانس را تغییر دهیم، به عبارت دیگر نوعی موج FM به وجود آورده‌ایم. بنابراین تولید مدولاسیون FM و مدولاسیون پالس با استفاده از این نوع مدارها امکان‌پذیر است.

برگه دیتابیت آی سی ۵۶۶ را تهیه کنید و محتوای آن را به بحث بگذارید. سپس نتایج را در قالب یک گزارش کوتاه ارائه دهید.


بحث گروهی



کار عملی ۹



### بستن مدار نوسان ساز VCO در فضای نرم‌افزار

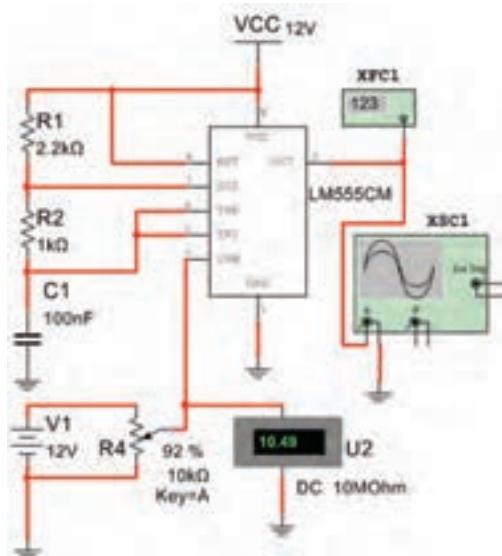

شکل ۶-۵۸ مدار نوسان ساز VCO

**هدف:** بررسی عملکرد نوسان ساز کنترل شده با ولتاژ (VCO)

**مواد، ابزار و تجهیزات:** رایانه - نرم‌افزار مناسب -

لوازم تحریر

مواحظ اجرای کار

۱- نرم‌افزار مولتی سیم یا هر نرم‌افزار مناسب دیگر را فعال کنید.

۲- مدار شکل ۶-۵۸ را در فضای نرم‌افزار بیندید.

۳- فرکانس متر را به خروجی اتصال دهید و طبق شکل


۶-۵۹ آن را تنظیم کنید.

۴- شکل موج خروجی مدار را روی صفحه اسیلوسکوپ مشاهده کنید. آیا با تغییر پتانسیومتر فرکانس شکل

موج تغییر می‌کند؟

۵- ولتاژ DC ورودی مدار را مطابق جدول ۶-۹ به وسیله پتانسیومتر تغییر دهید. فرکانس خروجی را به کمک فرکانس متر اندازه بگیرید و یادداشت کنید.


جدول ۶-۹

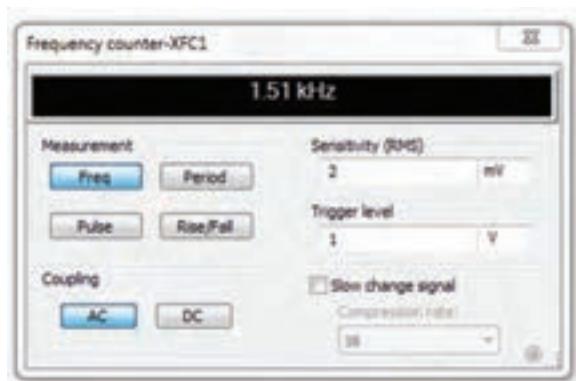

شکل ۶-۵۹ تنظیم فرکانس متر

ردیف	ولتاژ ورودی DC (V)	فرکانس KHZ
۱	۲	
۲	۴	
۳	۶	
۴	۸	
۵	۱۰	

۶- نتایج حاصل شده از جدول ۶-۹ را جمع‌بندی کنید.

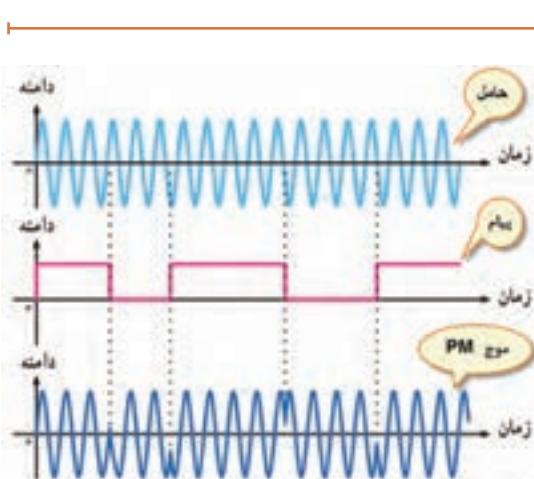

شکل ۶-۶۰ سیگنال مدوله شده PM با پیام مربعی

## ۶-۹ مدولاسیون فاز (Phase Modulation)

اگر فاز سیگنال حامل متناسب با دامنه سیگنال پیام تغییر کند مدولاسیون فاز به وجود می‌آید. در این حالت سرعت تکرار تغییرات فاز برابر با فرکانس پیام خواهد بود. مدولاسیون فاز از پاره‌ای جهات مشابه مدولاسیون FM است. مدولاسیون فاز را با PM نشان می‌دهند (شکل ۶-۶۰).

فیلم انواع مدولاسیون‌های AM، FM و PM را دوباره ببینید و در ارتباط با آن گزارش کوتاهی بنویسید.

فیلم




مشاهده شکل موج AM به وسیله فانکشن ژنراتور یا مولد RF

کار عملی ۱۰



**هدف:** مشاهده موج مدوله شده AM

**مواد، ابزار و تجهیزات:** اسیلوسکوپ یک دستگاه - فانکشن ژنراتور - سیم‌های رابط  
**مراحل اجرای کار**

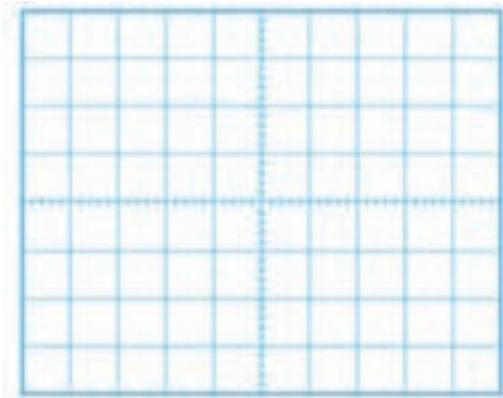

شکل ۶-۶۱


۱- با استفاده از راهنمای کاربرد فانکشن ژنراتوری که سیگنال AM دارد یا مولد RF، طرز کار دستگاه را بیاموزید.

۲- فانکشن ژنراتور یا سیگنال ژنراتور RF را روی فرکانس  $500$  KHZ با مدولاسیون AM داخلی قرار دهید.

۳- دامنه درصد مدولاسیون سیگنال ژنراتور را آنقدر افزایش دهید تا دامنه پیام نصف دامنه حامل شود، ( $E_m = \frac{E_C}{2}$ ). در این حالت مدولاسیون  $50$  درصد به وجود می‌آید.

۴- شکل موج خروجی مدار را در نمودار شکل ۶-۶۱ رسم کنید.

۵- سیگنال ژنراتور را روی موج مربعی و فرکانس  $1$  KHZ قرار دهید و درصد مدولاسیون را روی  $50$  درصد تنظیم کنید و شکل موج خروجی مدار را در نمودار شکل ۶-۶۲ رسم کنید.

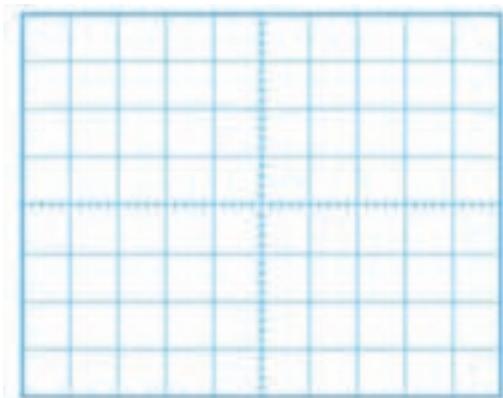


شکل ۶-۶۲

#### فعالیت



#### فعالیت در ساعت غیردرسی

در صورت داشتن وقت اضافی، در ساعت غیردرسی می‌توانید مدار مدولاتور را با اسیلاتور شکل ۶-۶۳ بیندید و شکل موج مدوله شده را مشاهده کنید. همچنین می‌توانید با استفاده از مدولاسیون خارجی و یک سیگنال ژنراتور AF تغییرات درصد مدولاسیون را ملاحظه نمایید.

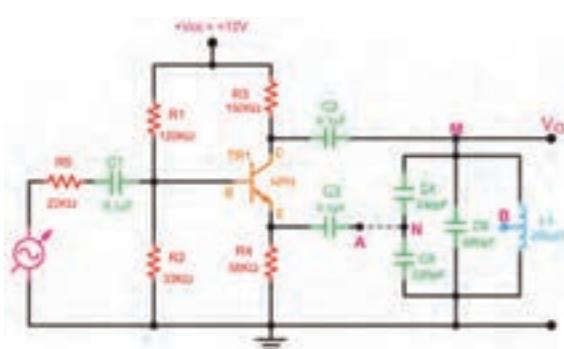

شکل ۶-۶۳ مدار مدولاتور AM

#### پژوهش



با وجود اینکه تقریباً مدولاسیون AM در حال منسوخ شدن است، ولی هنوز در سطح دنیا به کار می‌رود و طرفداران زیادی دارد. با مراجعه به منابع و رسانه‌های معتبر، مشخص کنید برای فرستنده‌ها و گیرنده‌های تجاری میزان درصد مدولاسیون چقدر است و به چه دلیل انتخاب می‌شود. نتیجه را در قالب گزارش ارائه دهید.

### الگوی پرسش نظری

- ۱- فرمول درصد مدولاسیون را بنویسید و برای آن مثالی طراحی کنید.
- ۲- در مورد مدولاسیون AM کدام گزینه صحیح است؟  
۱) دامنه کریر متناسب با فرکانس پیام تغییر می کند.  
۲) سرعت تغییر فرکانس کریر متناسب با دامنه پیام است.  
۳) دامنه کریر متناسب با دامنه پیام تغییر می کند.  
۴) سرعت تغییر دامنه کریر متناسب با دامنه پیام است.
- ۳- در مدولاسیون فرکانس، دامنه کریر ..... است و فرکانس کریر متناسب با پیام تغییر می کند.
- ۴- در مدولاسیون فاز، دامنه و فرکانس کریر ثابت است و فاز کریر متناسب با دامنه پیام تغییر می کند.

□ صحیح □ غلط

## ۶-۱۰ مدولاسیون های پالس و دیجیتال (Pulse and Digital modulation)

فیلم

فیلم انواع مدولاسیون پالس و دیجیتال و کاربرد آن را ببینید.



در روش های جدید مدولاسیون از مدولاسیون پالس و مدولاسیون دیجیتال استفاده می شود. در این نوع مدولاسیون ها، سیگنال های آنالوگ پیام به نوعی از سیگنال های پالسی یا دیجیتالی که منشأ آن موج های حامل یا کریر است تبدیل می شود. این نوع مدولاسیون ها انواع متنوع و گسترده ای دارد که در این قسمت به تشریح اختصاری و اجمالی آن می پردازیم.

اگر سیگنال کریر (حامل) به صورت پالس (به صورت منفصل) باشد، در این صورت مدولاسیون های پالسی شکل می گیرد. مدولاسیون های پالسی به دو دسته تقسیم می شوند.


الف) **مدولاسیون های منفصل:** این نوع مدولاسیون ها به صورت PWM، PAM و PPM (PDM) تولید می شوند که کاربردهای مخابراتی و صنعتی دارند، از کاربردهای مخابراتی می توان کاربرد PPM را در اندازه گیری های رادار نام برد. از کاربردهای صنعتی این نوع مدولاسیون می توان کنترل دور و سرعت موتور را با روش های PWM نام برد.

ب) **مدولاسیون های دیجیتال:** این نوع مدولاسیون بسیار متداول است مثلاً PCM که در سیستم های مخابر دیجیتال (مانند تلفنی، تصویری) به کار می رود. در PCM پیام به کدهای دیجیتالی تبدیل و منتقل می شود. برای مسافت های طولانی تر از انواع دیگر مدولاسیون های دیجیتال مانند ASK، FSK و PSK استفاده می شود.

## ۶-۱۱ سیگنال منفصل (گسسته—Discrete)

یکی دیگر از روش های مدولاسیون معمولاً استفاده از نمونه برداری است. اگر از سیگنال آنالوگ به صورت پالسی نمونه برداری (Sampling) کنیم، سیگنال منفصل به دست می آید. این نمونه برداری مطابق شکل ۶-۶۴ در فواصل زمانی معین که زمان تناوب نمونه برداری (Sampling Period) نامیده می شود، صورت می گیرد. عمل

نمونه برداری به وسیله پالس‌های سیگنال حامل صورت می‌گیرد. در این حالت دامنه سیگنال حامل (AC) تحت تأثیر سیگنال پیام قرار می‌گیرد و متناسب با آن تغییر می‌کند. سیگنال منفصل حاصل شده را سیگنال مدوله شده دامنه پالس (Pulse Amplitude Modulation PAM) می‌نامند. در شکل ۶-۶۴ یک نمونه سیگنال پیام آنالوگ، حامل پالسی و سیگنال مدوله شده PAM را مشاهده می‌کنید. در شکل ۶-۶۵ نوع دیگری از پیام را ملاحظه می‌کنید که به صورت PAM در آمده است. در این شکل پهنهای پالس‌های حامل بسیار کم است که به آن پالس‌های سوزنی (Impulse) می‌گویند.

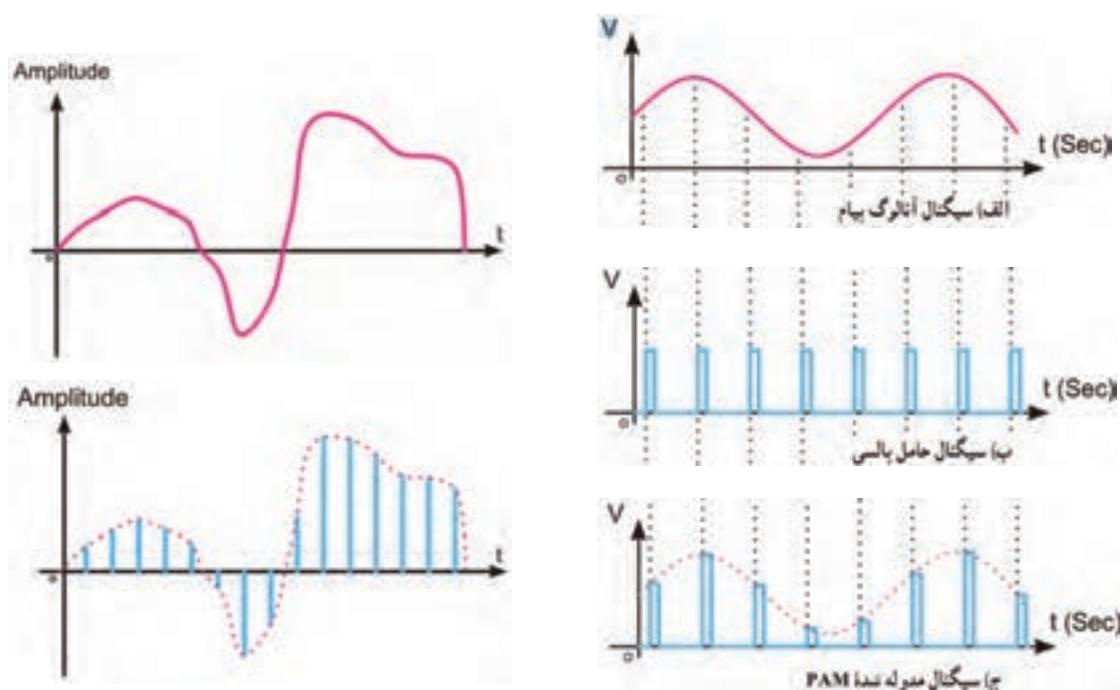

شکل ۶-۶۵ نمونه دیگری از پیام و سیگنال PAM

شکل ۶-۶۴ سیگنال پیام، حامل و سیگنال مدوله شده

به چه دلیل به مدولاسیون PAM مدولاسیون منفصل می‌گویند. درباره این موضوع بحث کنید و نتیجه را در قالب یک گزارش ارائه دهید.

بحث‌گروهی




## ۱۲-۶ مدولاسیون پالسی کد شده (Pulse Code Modulation) PCM

اگر سیگنال منفصل (PAM) را با یک درجه‌بندی مشخص و تعریف شده به کدهای باپنری تبدیل کنیم مدولاسیون PCM شکل می‌گیرد. این روش را کوانتیزه کردن (Quantization) می‌نامند.

در شکل ۶-۶۶ سیگنال آنالوگ را مشاهده می‌کنید که ابتدا به سیگنال PAM تبدیل شده است. در مرحله بعد سیگنال PAM را درجه‌بندی کرده‌ایم و کد معادل آن را به دست آورده‌ایم. در این مرحله سیگنال PAM

## فصل چهارم: پروژه مخابراتی

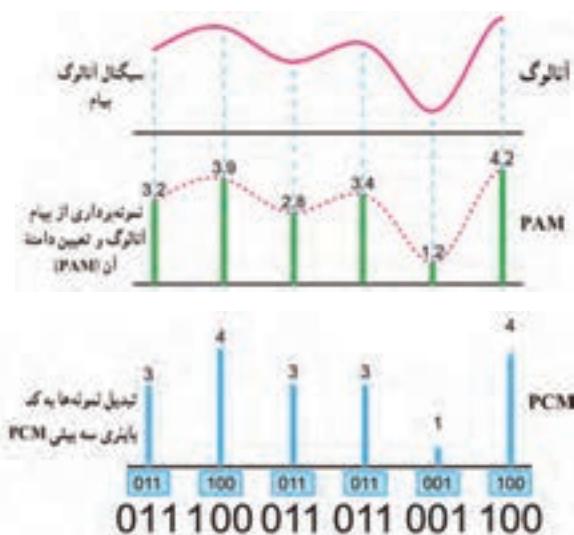

شکل ۶-۶۶ سیگنال آنالوگ و سیگنال PAM و PCM  
حاصل از آن

به PCM تبدیل شده است. کد استفاده شده در این تبدیل سه بیتی است.

**بررسی:** تفاوت سیگنال PAM و PCM را در یک جمله شرح دهید.

برای تسلط بر این موضوع نمونه‌های دیگری را مطرح و به صورت گروهی اجرا کنید.

کار گروهی




فیلم چگونگی اجرای فرایند PAM را ببینید.

فیلم




در شکل ۶-۶۷ چهار مرحله فرایند PCM که شامل PAM، کوآنتمیزه کردن، کدبندی باینری و کدبندی دیجیتال به دیجیتال است، نشان داده شده است.

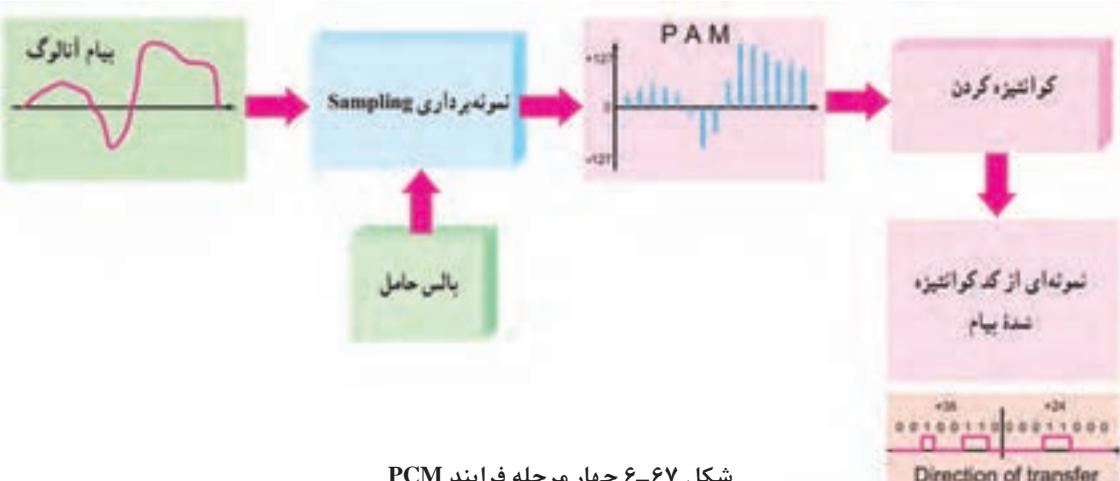


شکل ۶-۶۷ چهار مرحله فرایند PCM

### برخی از تعاریف مهم

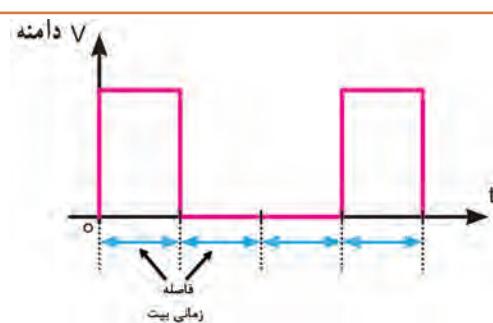

### Bit Interval

فاصله زمانی بیت، زمان لازم برای ارسال یک بیت است. شکل ۶-۶۸ یک نمونه سیگنال دیجیتالی و فاصله زمانی یک بیت را نشان می‌دهد.

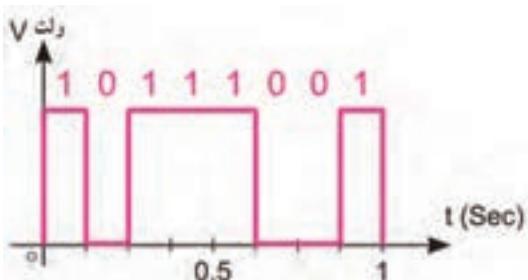

شکل ۶-۶۹ سیگنال دیجیتالی با هشت BPS

### نرخ بیت Bit Rate

سرعت انتشار بیت‌ها را نرخ بیت می‌نامند. نرخ بیت (Bit Per Second) BPS می‌باشد. در شکل ۶-۶۹ یک سیگنال دیجیتالی با BPS برابر ۸ رسم شده است. نرخ بیت در واقع تعیین‌کننده سرعت انتشار و انتقال اطلاعات است.

### فرکانس نمونه‌برداری (Sampling Rate)

**نرخ نمونه‌برداری Sampling Frequency:** سرعت نمونه‌برداری عبارت از تعداد نمونه‌هایی است که در یک ثانیه از پیام برداشته می‌شود. هر قدر تعداد نمونه‌ها در ثانیه بیشتر شود، هنگام تبدیل و بازسازی نمونه‌ها (سیگنال منفصل یا PAM) به سیگنال آنالوگ با تغییر شکل موج کمتری روبه‌رو می‌شویم. در شکل ۶-۷۰ نمونه‌برداری از سیگنال آنالوگ و موج بازسازی شده آن را در شکل ۶-۷۱ مشاهده می‌کنید.




شکل ۶-۷۲ سرعت و دقت نمونه‌برداری دو برابر



شکل ۶-۷۰ نمونه‌برداری از سیگنال آنالوگ



شکل ۶-۷۳ سرعت و دقت نمونه‌برداری چهار برابر

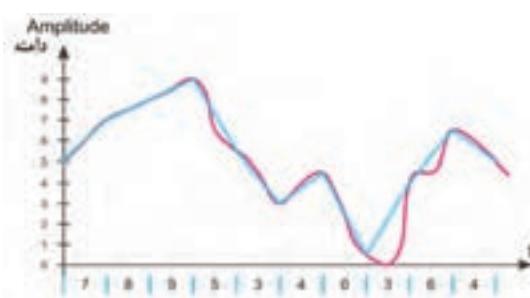

شکل ۶-۷۱ موج بازسازی شده

در شکل‌های ۶-۷۲ و ۶-۷۳ نمونه‌های برداشته شده در یک ثانیه (سرعت نمونه‌برداری) و تعداد مقادیر که به هر نمونه اختصاص داده شده (دقت نمونه‌برداری) متفاوت است. پیام در کدام مورد دقیق‌تر بازسازی می‌شود؟ نتیجه را در قالب گزارش ارائه دهید.

فعالیت‌گرهی




## ۶-۶ مدولاسیون‌های دیجیتال

برای ارسال علائم صفر و یک منطقی (PCM) به منظور کاهش پهنای باند بهتر است از سیگنال سینوسی استفاده کنیم. در ادامه به شرح مدولاسیون‌های FSK، ASK و PSK می‌پردازیم. سیگنال مورد استفاده در این نوع مدولاسیون‌ها را سیگنال حامل اولیه می‌نامند.

### مدولاسیون ASK (Amplitude Shift Keying)

در مدولاسیون ASK برای نمایش ۰ یا ۱ باینری دامنه سیگنال حامل تغییر می‌کند و فرکانس و فاز حامل ثابت می‌ماند. مقدار دامنه کاربر در مقادیر صفر و یک باینری به عهده طراحان سیستم است. شکل ۶-۷۴ یک نمونه سیگنال مدوله شده ASK را نشان می‌دهد. ASK بسیار نویزپذیر است زیرا نویز می‌تواند روی دامنه قرار گیرد و ۰ را به ۱ و ۱ را به ۰ تبدیل کند.

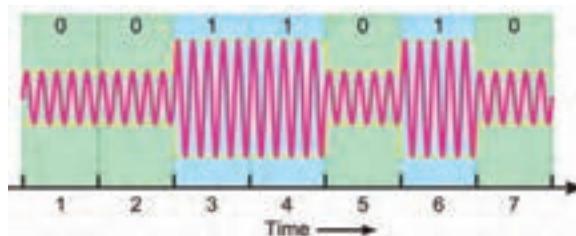


شکل ۶-۷۴ یک نمونه سیگنال مدوله شده ASK

### مدولاسیون FSK (Frequency Shift Keying)

در مدولاسیون FSK برای نمایش ۰ یا ۱ باینری، فرکانس سیگنال حامل تغییر داده می‌شود و دامنه و فاز حامل ثابت باقی می‌ماند. فرکانس حامل در فاصله زمانی هر بیت مقدار ثابتی است. شکل ۶-۷۵ مدولاسیون FSK را نشان می‌دهد. FSK نسبت به نویز مقاوم‌تر از ASK است.

### مدولاسیون PSK (Phase Shift Keying)

در مدولاسیون PSK فاز سیگنال سینوسی را برای نمایش باینری «۱» و «۰» تغییر می‌دهند. در این حالت دامنه و فرکانس حامل ثابت است. به عنوان مثال اگر برای نمایش عدد باینری (۱)، سیگنال حامل با فاز صفر درجه شروع شود، می‌توان فاز سیگنال حامل را ۱۸۰ درجه تغییر داد تا عدد باینری (۰) را ارسال نمود. فاز سیگنال حامل در طول هر بیت باینری ثابت است. در شکل ۶-۷۶ مدولاسیون PSK برای یک نمونه سیگنال دیجیتالی رسم شده است.

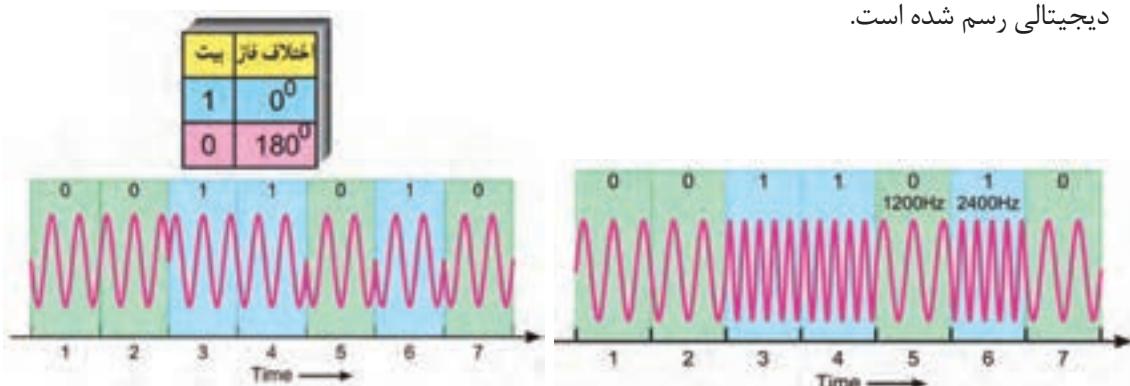


شکل ۶-۷۶ یک نمونه سیگنال مدوله شده PSK

شکل ۶-۷۵ یک نمونه سیگنال مدوله شده FSK



## مدولاسیون FSK با قطعات واقعی

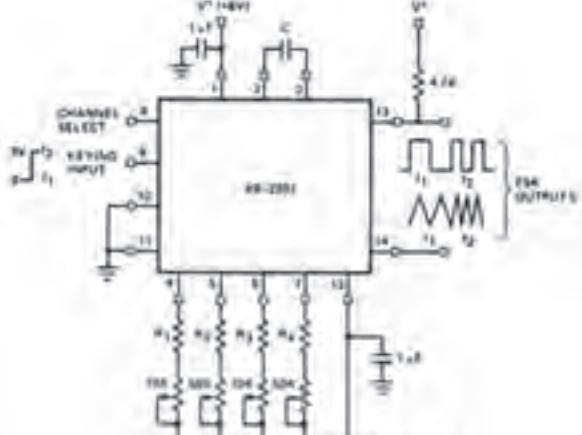

### الگوی پرسش

- ۱- شکل یک نمونه سیگنال آنالوگ و دیجیتال را رسم کنید.
- ۲- مدولاسیون ASK را شرح دهید. یک نمونه سیگنال مدوله شده ASK را رسم کنید.
- ۳- مدولاسیون FSK را شرح دهید. یک نمونه سیگنال مدوله شده FSK را رسم کنید.
- ۴- مدولاسیون PSK را شرح دهید.

## فریب امواج مخابراتی در جنگ تحمیلی خلاصه در ساخت سازه منحرف کننده موشک



هوایپیماهای سوپراتاندارد، از پیشرفته‌ترین و مدرن‌ترین هوایپیماهای اروپایی است که به دلیل کارایی و قدرت بالای آن در اختیار نیروهای ناتو بود و بیشترین شهرت آن در غرق کردن چند رزمناو در جنگ آرژانتین و انگلیس است. همچنین دقت در هدف‌گیری و قدرت انهاجم بالای آن با استفاده از موشک‌های اگزوست (برگرفته از کلمه فرانسوی به معنای ماہی پرنده) در شهرت این جنگ افزار بی‌تأثیر نبوده است. اگزوست با برد ۱۱ کیلومتری خود به خلبان اجازه می‌داد بدون کمترین خطری شناور و کشتی‌ها را هدف قرار دهد. همچنین پس از شلیک بر روی هدف قفل می‌کند و آن را تعقیب و منهدم می‌سازد. دشمنان ایران با تبلیغات فراوان این سلاح را در اختیار صدام قرار می‌دهند تا ایران را وادار به پذیرش خواسته‌های نامعقول خود نمایند. در این مقطع هوش و ذکاوت رزم‌مندگان به نبرد با فناوری‌های نوین و پیشرفته غرب می‌رود در بین طرح‌های ارائه شده، ایده شهید حسین قاسمی با توجه به هزینه کم و سادگی آن پذیرفته شد. در این طرح به منظور فریب امواج رادیویی منتشره از رادار موشک، با استفاده از مقدار زیادی میل‌گرد، صفحات بزرگ فلزی و یونالیت شناوری را طراحی و با نام خارپشت در نزدیکی کشتی‌ها و شناورهای ایرانی به آب انداختند. در اولین آزمایش، امواج فریب می‌خورند و موشک به یکی از همین خارپشت‌های شناور اصابت می‌کند. مهندسان جهاد با تکمیل طرح برای منحرف کردن رادار این موشک‌ها صفحه‌های عمود بر هم فلزی نیز طراحی کردند که امواج فرستاده شده از طرف موشک را به سمت خود موشک بازتاب می‌داد و موشک را در انتخاب هدف به اشتباہ می‌انداخت و به جای کشتی‌ها به این صفحات اصابت می‌کرد. این طرح در گستره وسیعی به کارگرفته شد و سوپراتاندارد فرانسوی در مواجه با نبوغ و ابتکار ایرانی در عرصه جنگ دریایی اعتبار خود را ازدست داد و ناکام شد.

برگرفته و تلخیص شده از اسناد اداره کل  
امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی

## ۱۴-۶ اجرای پروژه کاربردی

### مدیریت هوشمند ساختمان (BMS)

در قرن حاضر ساختمان‌ها با فناوری‌های روز همگام شده و از آنها در راستای بهره‌وری مناسب و مهیا ساختن محیطی امن و راحت استفاده می‌کنند. در یک ساختمان هوشمند از ابداعات و فناوری‌های جدید براساس مدیریتی هوشمند استفاده می‌شود که در راستای افزایش کارایی و آسایش و رفاه ساکنین به‌اجرا درمی‌آید. در ساختمان هوشمند منابع نور مانند روشنایی سقفی، دیواری، رنگی و تزیینی، فلورسنت و لامپ‌های LED به صورت مجزا یا گروهی قابل کنترل هستند. بنابراین با این روش می‌توان بدون نیاز به سرکشی به تمامی چراغ‌ها، از وضعیت هریک از آنها مطلع شد و آنها را با توجه به نیاز «روشن - خاموش» کرد. بنابر تعریف: «ساختمان هوشمند ساختمانی است که در آن از آخرین فناوری‌ها در راستای بیشترین کارایی و رفاه استفاده شده است».

فیلم

فیلم ساختمان هوشمند را مشاهده کنید.



جستجو در اینترنت

در مورد ساختمان‌های هوشمند و فناوری مورد استفاده در آنها تحقیق کنید. و نتیجه را در قالب یک گزارش کار ارائه دهید.

### توضیح عملکرد پروژه

یکی از سامانه‌های مورد استفاده در ساختمان هوشمند « شبیه‌ساز حضور در منزل » است، که در این قسمت به طور اجمالی به آن پرداخته می‌شود. این مدار از طریق خط تلفن قابلیت کنترل چراغ‌ها و لامپ‌های منزل را دارد و برای روشن / خاموش کردن آنها استفاده می‌شود. در این مدار با شماره‌گیری و تماس تلفنی، بعد از چندبار زنگ خوردن، دستگاه فعال می‌شود و خط تلفن در حالت مکالمه قرار می‌گیرد و دستگاه منتظر دریافت کد دستور می‌شود. بعد از ارسال کد توسط کاربر با توجه به دستور اقدام می‌کند و فرایند اجرا به پایان می‌رسد. لازم به ذکر است که این دستگاه، علاوه بر کنترل روشنایی می‌تواند کاربردهای دیگری مانند کنترل وسایل الکتریکی در منزل را نیز داشته باشد.

**توجه:** استفاده از وسایل رفاهی و امنیتی مانند سامانه کنترل روشنایی، کنترل دما، دوربین مداربسته،

آنتن مرکزی و روشنایی اضطراری از مواردی است که در هوشمندسازی ساختمان نقشی اساسی دارد.

این تنوع سبب می‌شود که هوشمندسازی ساختمان‌ها از پیچیدگی‌های خاص خود برخوردار باشد.

در دروس نصب و راهاندازی سامانه‌های الکتریکی خانگی، اداری، تجاری و صنعتی که در پایه دوازدهم

ارائه می‌شود، به طور مفصل درباره ساختمان‌های هوشمند بحث خواهیم کرد. این بخش از کتاب صرفاً

جهت آشنایی و ورود به این زمینه است.



## فصل چهارم: پروژه مخابراتی

پروژه انتخاب شده برای سامانه های مخابراتی در این بخش تا حدودی پیچیده است. اما از آنجا که انتخاب پروژه ها به صورت نیمه تجویزی می باشد، مربی محترم می تواند با توجه به نیاز با انتخاب پروژه های دیگری مانند سامانه های فرستنده - گیرنده های نوری موضوع ساده تری را انتخاب کند. همچنین می توانید برای گروه های مختلف در کلاس چند پروژه را انتخاب و اجرا نمایید. این موضوع به طور کامل در اختیار هنرآموز محترم قرار دارد. یادآور می شود که پروژه ها باید به گونه ای انتخاب شوند که اهداف آموزشی مبتنی بر شایستگی را پوشش دهد.

### بلوک دیاگرام مدار


بلوک دیاگرام کلی مدار « شبیه ساز حضور در منزل » در شکل ۶-۷۹ نشان داده شده است که دارای چهار قسمت اصلی است.



شکل ۶-۷۹ بلوک دیاگرام مدار

### ☒ بلوک تشخیص و آشکارسازی زنگ

وضعیت Ring یا حالت زنگ، یک ولتاژ AC سینوسی سوار بر ولتاژ DC (On Hook) است. ولتاژ زنگ یک موج سینوسی با دامنه ۸۰ تا ۱۳۰ ولت و فرکانس ۲۵ هرتز می باشد که برای آشکارسازی آن روش های متفاوتی وجود دارد. در شکل ۶-۸۰ یک نمونه مدار آشکارساز زنگ نمایش داده شده است. در این مدار از آی سی LM555 به عنوان تایмер استفاده کرده ایم که مدت زمان مشخصی را در اختیار تلفن می گذارد و پس از خوردن چند زنگ در صورتی که گوشی برداشته نشود دستگاه به طور خودکار وارد عمل شود.

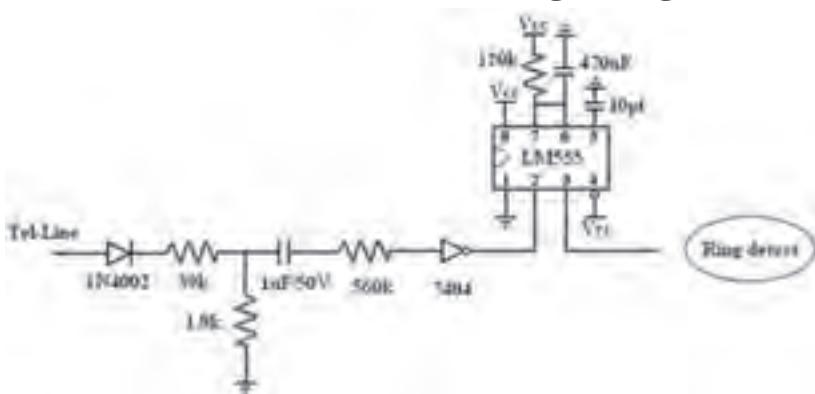

شکل ۶-۸۰ یک نمونه آشکارساز مدار زنگ



## اجرای پروژه کاربردی مخابراتی

هدف: فرمان به یک دستگاه از طریق خط تلفن

**مواد، ابزار و تجهیزات:** رایانه - نرم افزار تهیه طرح مدار چاپی - اسیلوسکوپ یک دستگاه - منبع تغذیه یک دستگاه - برد بُرد یک قطعه - مولتی‌متر یک دستگاه - وسایل لحیم کاری - وسایل تهیه طرح مدار چاپی - وسایل سوراخ کاری برد مدار چاپی - قطعات پروژه مطابق جدول ۶-۱۰

### مراحل اجرای کار

- در آزمایشگاه مدار بلوک تشخیص و آشکارسازی زنگ مدار شکل ۶-۸۰ را روی برد بیندید و برای مشاهده عملکرد خروجی از یک LED استفاده کنید. خروجی مدار را همزمان به اسیلوسکوپ وصل کنید و با شماره‌گیری خط تلفن، تغییرات شکل موج خروجی را مشاهده و بررسی نمایید.

نکته


فهرست کلی قطعات در انتهای همین واحد گیری آمده است.



### ☒ بلوک ارتباطی بین خط، تلفن و دستگاه

در حالت عادی خط به تلفن وصل است. بعد از فعال شدن مدار زنگ و تعدادی زنگ خوردن، این بلوک خط را از تلفن جدا کرده و به دستگاه وصل می‌کند. در این حالت شرایطی مشابه هنگام استفاده از تلفن با Off Hook (زمانی که گوشی از روی تلفن برداشته می‌شود) به وجود می‌آید. در این شرایط ولتاژ DC خط به حدود ۱۲ ولت افت می‌کند. برای استفاده از این تغییر حالت از رله استفاده می‌شود.


- در آزمایشگاه مدار بلوک ارتباطی بین خط، تلفن و دستگاه شکل ۶-۸۱ را به مدار مرحله ۱ اضافه کنید و برای تشخیص صحت عملکرد از یک گوشی تلفن متصل به سمت دیگر رله استفاده کنید. با شماره‌گیری خط حالت زنگ خوردن گوشی تلفن را بررسی نمایید.

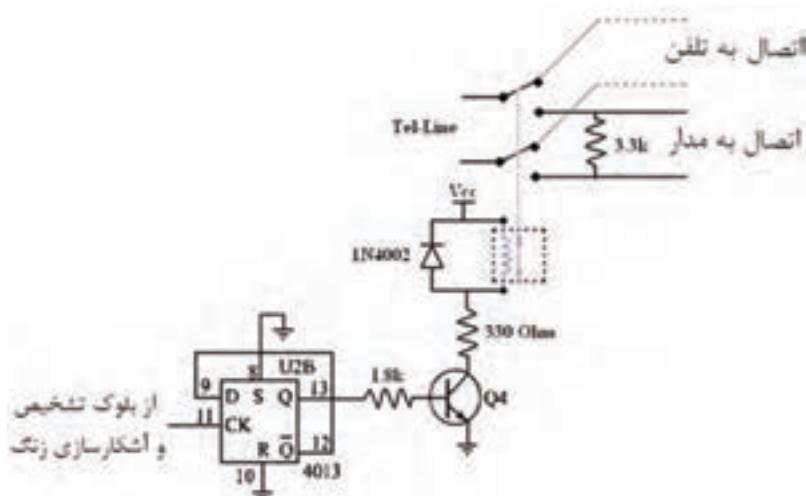

شکل ۶-۸۱ مدار ارتباط بین خط تلفن و دستگاه

بلوک دریافت شماره کد فرمان

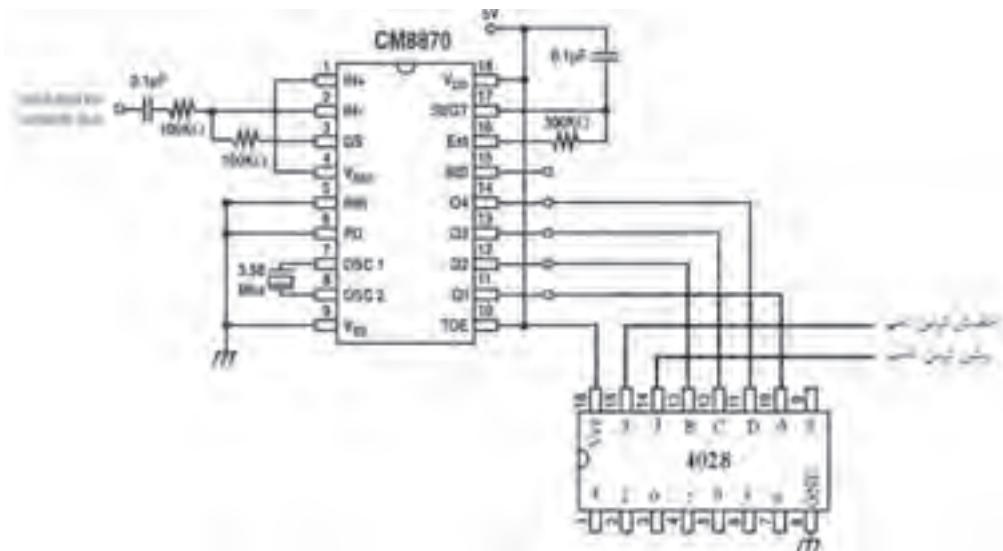بلوک دریافت شماره کد فرمان امکان کنترل متنوعی را برای دستگاهها را فراهم می کند. این بلوک متناسب با نوع سیستم شماره گیری مورد استفاده (پالس یا تن) تقسیم بندی می شود. مدار شکل ۶-۸۲ به عنوان تبدیل کننده شماره گیری های تن به عدد دیجیتالی یا باینری (Binary) استفاده می شود. عدد باینری توسط آی سی ۴۰۲۸ با فعال شدن یک از پایه ها رمزگشایی می شود.



## شکل ۸۲-۶ مدار دریافت شماره کد فرمان


**پرسش:** رمزگشا یا دیکدرها چه عملکردی دارند؟ با توجه به آموخته‌های خود شرح دهید.

تحقيق

با مراجعه به کتاب مشخصات آی‌سی‌ها، چگونگی عملکرد آی‌سی ۴۰۲۸ را بررسی کنید.

۳- برای تشخیص صحت عملکرد مدار، بلوک دریافت شماره کد فرمان را در آزمایشگاه ببندید و با شماره گیری کلیدهای تلفن، خروجی پایه مناسب با آن را با ولت متر اندازه گیری کنید.

## بلوک کنترل کننده دستگاه

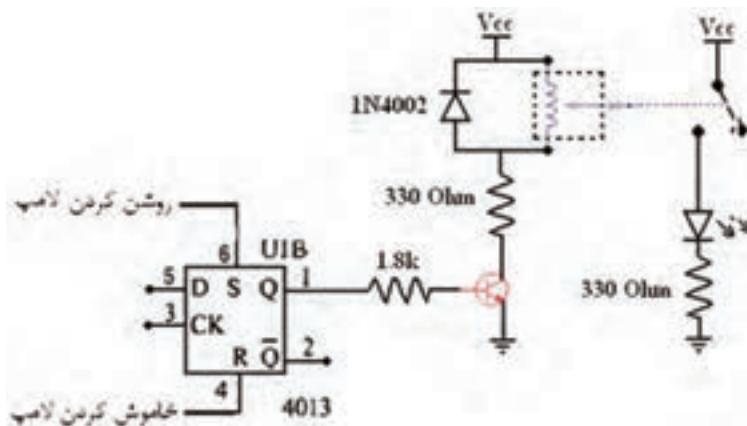


شکل ۸۳-۶ مدار کنترل کننده دستگاه

در بلوک کنترل کننده دستگاه، از یک ترانزیستور BC107 به عنوان سوئیچ الکترونیکی استفاده شده است. این بلوک دستور لازم جهت فعال شدن را از فلیپ فلاپ دوم آی سی 4013 دریافت می کند. این سوئیچ می تواند رله ای را که با ولتاژ ۲۲۰ کار می کند فعال کرده و دستگاه دیگری را راه اندازی کند. طبق شکل ۶-۸۳ جهت رعایت نکات ایمنی در آزمایشگاه، هنگام تست مدار، به جای دستگاه ۲۲۰ ولت از یک عدد LED استفاده کنید.

۴ - بلوک کنترل کننده دستگاه را به طور کامل در آزمایشگاه بیندید و با شماره گیری تلفن، خروجی پایه مناسب با آن را با ولتمتر اندازه گیری کنید.

#### ☒ نقشه فنی کلی مدار

در شکل ۶-۸۴ نقشه فنی کلی مدار رسم شده است.

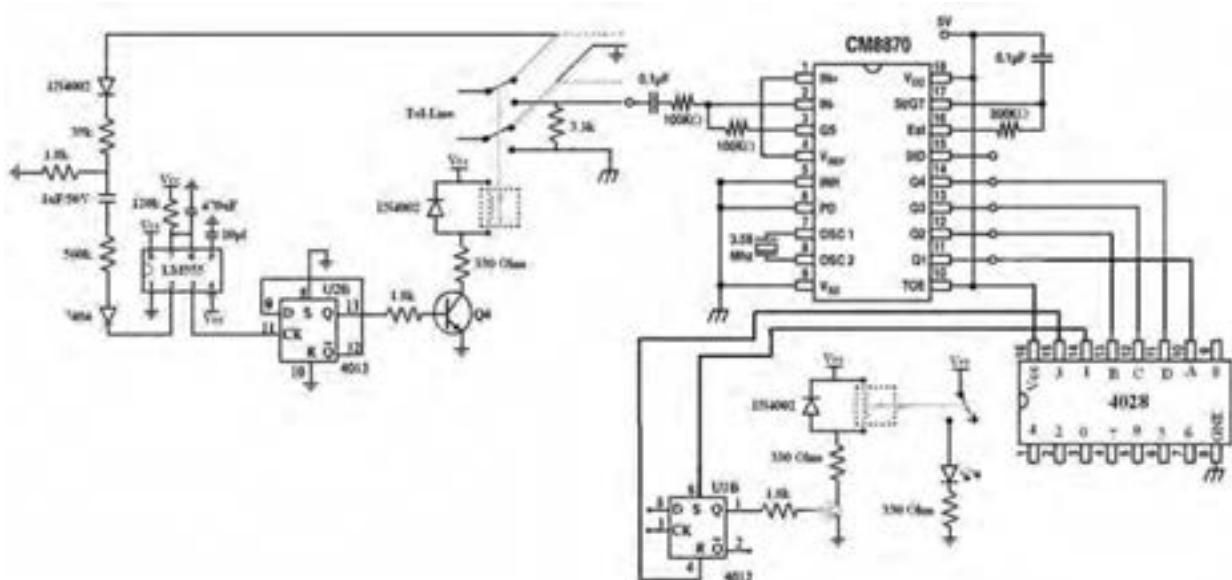


شکل ۶-۸۴ نقشه کلی مدار


۵ - مدارهای بخش های مختلف را با استفاده از یکی از نرم افزارهای طراحی مدار چاپی کنار هم رسم کنید.  
توجه داشته باشید که از نام گذاری ها و علائم مناسب الکترونیکی استفاده نمایید.

در شکل های ۶-۸۵ و ۶-۸۶ این مدار با استفاده از نرم افزار Protel ۹۹ SE و PCB Wizard به طور کامل رسم شده است. شما می توانید از نرم افزار آلتیوم دیزاینر نیز استفاده کنید.

## فصل چهارم: پروژه مخابراتی

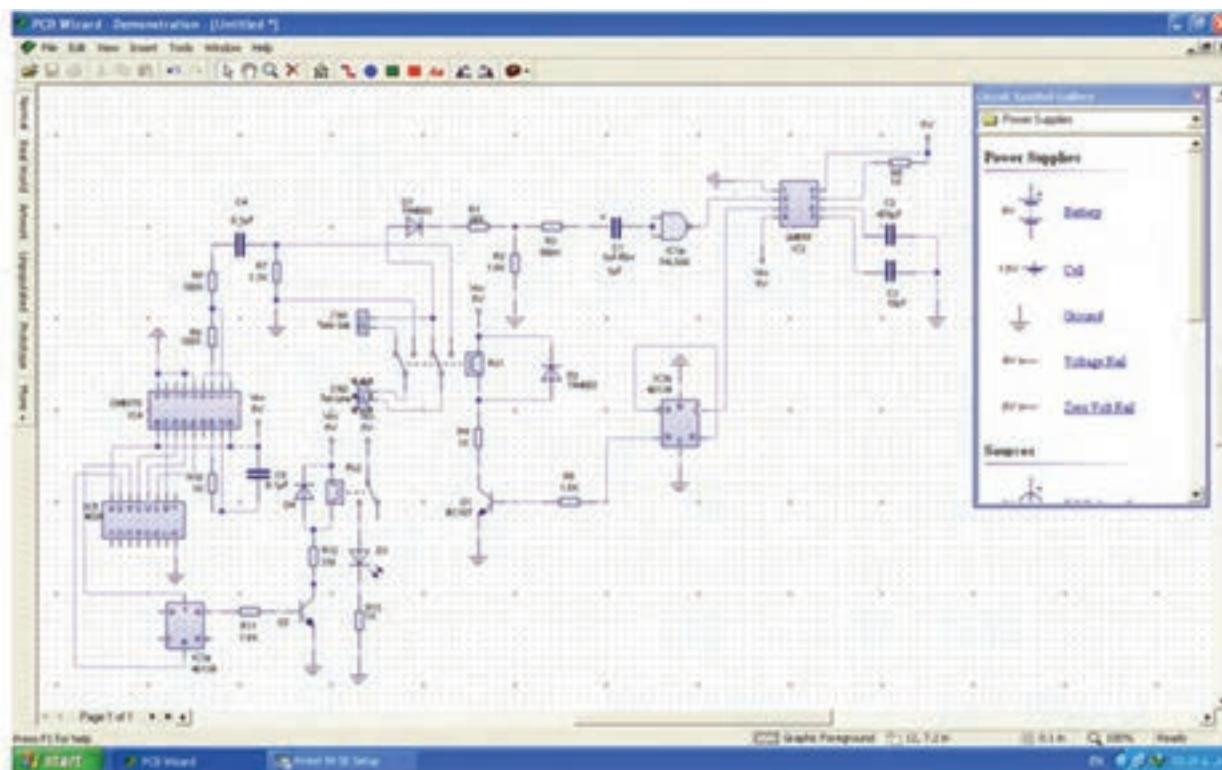

شکل ۶-۸۵ مدار داخلی با نرم افزار PCB Wizard

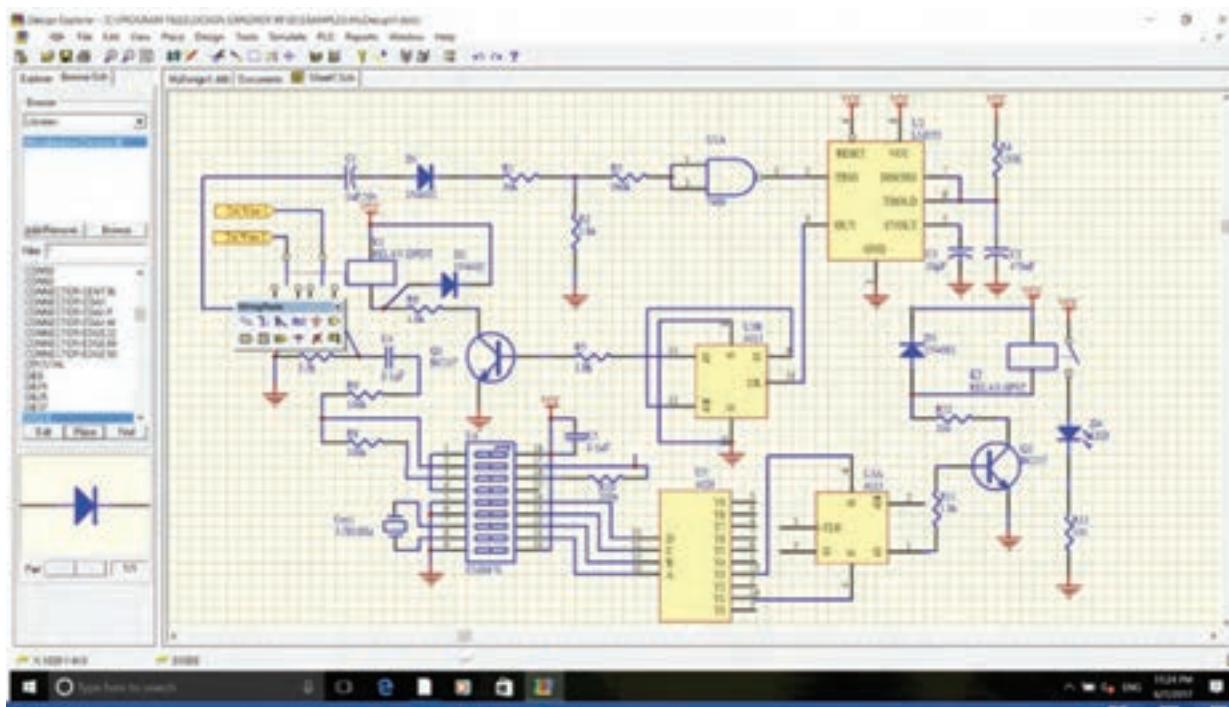

شکل ۶-۸۶ مدار داخلی با نرم افزار Protel ۹۹ SE

۶- مدار چاپی شکل ۶-۸۶ را با نرم افزار طراحی مدار چاپی انجام دهید. به دلیل متنوع بودن مدارهای چاپی طراحی شده با استفاده از نرم افزار، نتایج نهایی را با مرتبی کارگاه بررسی کنید، سپس اقدام به تهیه و ساخت آن نمایید.


#### ● فهرست قطعات مورد نیاز

کلیه قطعات مورد نیاز برای این پروژه در جدول ۶-۱۰ آمده است.


جدول ۶-۱۰ فهرست قطعات پروژه

نوع	شماره	مقدار	شماره	مقدار	مقدار	مقدار	شماره	مقدار
مقاومت	R <sub>8</sub>	۱۰۰k	R <sub>1</sub>	۳۹k				
	R <sub>9</sub>	۱۰۰k	R <sub>2</sub>	۱/۸k				
	R <sub>10</sub>	۳۰۰k	R <sub>3</sub>	۵۶۰k				
	R <sub>11</sub>	۱/۸k	R <sub>4</sub>	۱۲۰k				
	R <sub>12</sub>	۳۳۰	R <sub>5</sub>	۱/۸k				
	R <sub>13</sub>	۳۳۰	R <sub>6</sub>	۱/۸k				
			R <sub>7</sub>	۳/۳k				
خازن	C <sub>4</sub>	۰/۱uF	C <sub>1</sub>	۱uF/۵۰v				
	C <sub>5</sub>	۰/۱uF	C <sub>2</sub>	۴۷۰uF				
			C <sub>3</sub>	۱۰pF				
دیود	D <sub>3</sub>	۱N۴۰	D <sub>1</sub>	۱N۴۰۰۲				
	D <sub>4</sub>	LED	D <sub>2</sub>	۱N۴۰۰۲				
ترانزیستور	Q <sub>2</sub>	BC107	Q <sub>1</sub>	BC107				
آی سی	U <sub>4</sub>	CM8870	U <sub>1</sub>	۷۴۰۰				
	U <sub>5</sub>	۴۰۲۸	U <sub>2</sub>	LM555				
			U <sub>3</sub>	۴۰۱۳				
رله	K <sub>2</sub>	SPST	K <sub>1</sub>	DPDT				


## الگوی آزمون نظری پایان واحد یادگیری (۶)

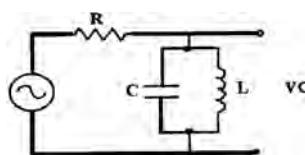

شکل ۶-۸۸

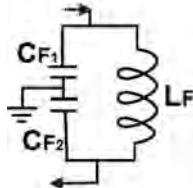

شکل ۶-۸۷

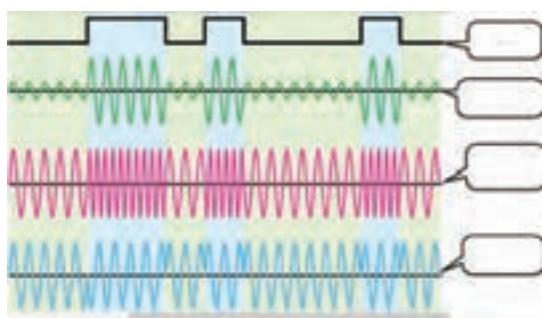

شکل ۶-۸۹

۱- اجزای سامانه‌های مخابراتی را نام ببرید و نام هر بخش را به انگلیسی بنویسید.

۲- محدوده فرکانسی ..... تا ..... کیلوهرتز LF نام دارد.

۳- منحنی پاسخ فرکانسی فیلتر بالاگذر را رسم کنید و روی منحنی فرکانس قطع را مشخص کنید.

۴- در فیلتر حذف باند، در فرکانس تشیدید (رزوانس) دامنه ولتاژ خروجی کمترین مقدار خود را دارد.

صحیح □ غلط □

۵- در فیلتر عبور باند با ..... مقدار Q پهنه‌ای باند فیلتر کمتر می‌شود.

۶- نیازهای اولیه برای نوسان‌سازی را نام فقط ببرید.

۷- مدار تعیین فرکانس شکل ۶-۸۷ مربوط به کدام نوع نوسان‌ساز است؟

۱) پل وین ۲) کولپیتس ۳) هارتلی ۴) آرمسترانگ


۸- نام فیلتر شکل ۶-۸۸ را بنویسید و منحنی پاسخ فرکانسی آن را رسم کنید.

۹- VCO اول چه کلمات انگلیسی است؟ کلمات انگلیسی را بنویسید و به فارسی معنی کنید. با مراجعه به اسناد مختلف، شماره فنی یک نمونه آی سی VCO را بنویسید.

۱۰- نام هر سیگنال در شکل ۶-۸۹ را در محل تعیین شده بنویسید.

۱۱- اول کلمات انگلیسی BMS و به معنی ..... Building Management System است.

## الگوی آزمون عملی نرم افزاری پایان واحد یادگیری (۶)

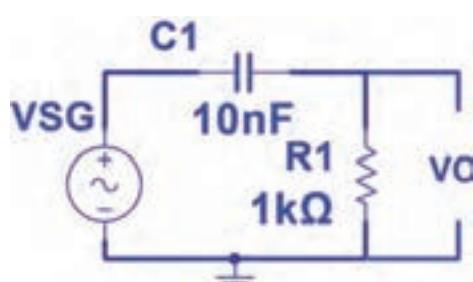

شکل ۶-۹۰

۱- نرم افزار مولتی‌سیم یا هر نرم افزار مناسب دیگر را فعال کنید.

۲- مدار شکل ۶-۹۰ را در فضای نرم افزار بندید.


۳- سیگنال زنرатор را روی موج سینوسی و دامنه ۸ ولت پیک ( $8V_{PK}$ ) تنظیم کنید.

۴- فرکانس قطع فیلتر را با فرمول محاسبه و یادداشت نمایید.

۵- فرکانس موج سینوسی را مطابق جدول ۶-۱۱ تغییر دهید و دامنه موج خروجی را به کمک

اسیلوسکوپ نرم افزار اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

جدول ۶-۱۱

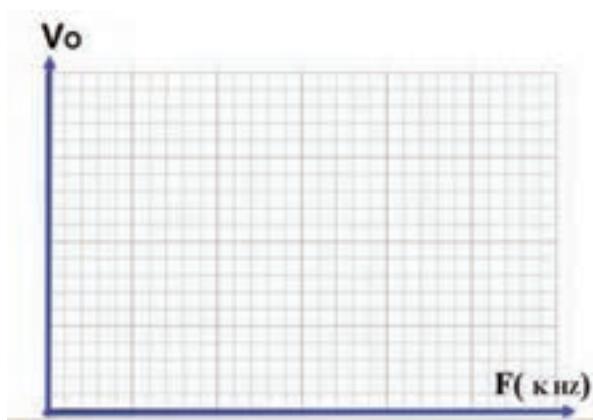


شکل ۶-۹۱

V <sub>opp</sub> ولت	فرکانس KHZ	ردیف
	۱	۱
	۵	۲
	۱۰	۳
	f <sub>c</sub>	۴
	۲۵	۵
	۵۰	۶

- ۶- در فرکانس قطع دامنه موج خروجی فیلتر چند درصد دامنه موج ورودی است؟  
 ۷- منحنی پاسخ فرکانسی فیلتر را با مقیاس مناسب در نمودار شکل ۶-۹۱ رسم کنید. روی منحنی، فرکانس قطع را مشخص کنید.

### الگوی آزمون عملی با قطعات واقعی پایان واحد یادگیری (۶)

- الف) کار آزمایشگاهی  
 ۱- مدار شکل ۶-۹۲ را روی برد بیندید.

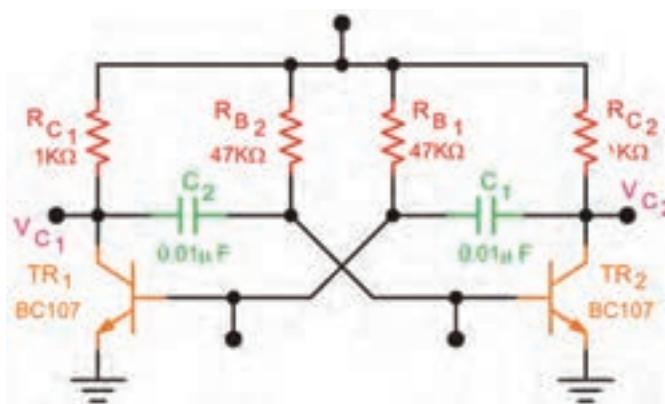


شکل ۶-۹۲

- ۲- منبع تغذیه را روی ۱۰ ولت تنظیم کنید و به مدار وصل نمایید.  
 ۳- مدار را راه اندازی کنید.

## فصل چهارم: پروژه مخابراتی

- ۴- شکل موج کلکتور  $TR_2$  و بیس  $TR_1$  را در نمودارهای شکل ۶-۹۳ رسم کنید.
- ۵- زمان تناوب موج‌ها را اندازه بگیرید و فرکانس موج‌ها را محاسبه و یادداشت کنید.

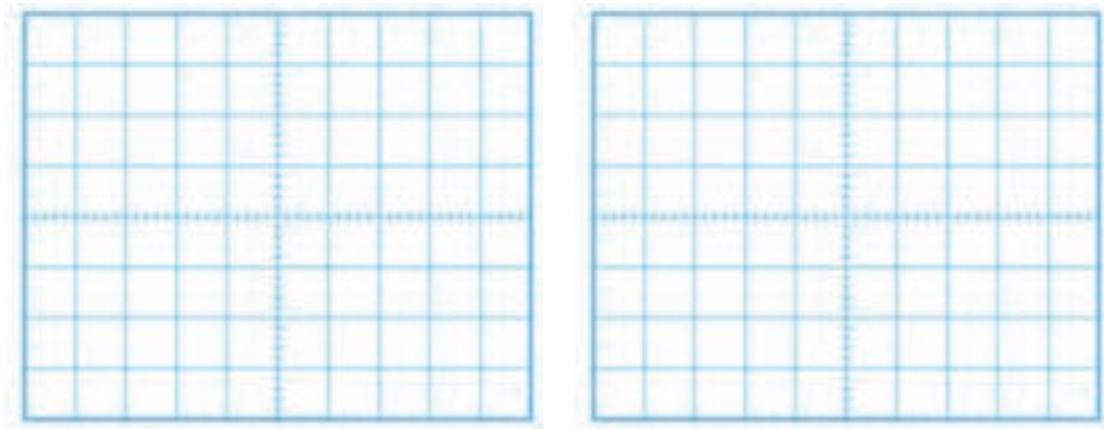

شکل ۶-۹۳

ب) ارزشیابی یک پروژه کاربردی مخابراتی اجرا شده در طول دوره

## ارزشیابی شایستگی ساخت پروژه مخابراتی

**شرح کار:** ۱- تشریح انواع باند فرکانسی و کاربرد آنها ۲- شرح انواع فیلترها و بستن مدار در نرمافزار و با قطعات واقعی و اندازه‌گیری کمیت‌ها ۳- شرح انواع نوسان‌سازها و بستن مدار در نرمافزار و با قطعات واقعی و اندازه‌گیری کمیت‌ها ۴- شرح انواع مدولاسیون و بستن مدار مدولاتور با قطعات واقعی و اندازه‌گیری کمیت‌ها ۵- آماده‌سازی طرح مدار چاپی پروژه ۶- مونتاژ قطعات روی فیبر ۷- آزمایش صحت عملکرد بُرد مونتاژ شده

**استاندارد عملکرد:** راه اندازی و عیب‌یابی پروژه کاربردی مخابراتی با رعایت استانداردهای تعریف شده شاخص‌ها:

- ۱- تشریح انواع باند فرکانسی و کاربرد آنها (۵ دقیقه)
- ۲- تشخیص انواع فیلتر و بستن مدار آن در نرمافزار و یا با قطعات واقعی و اندازه‌گیری کمیت‌ها (۲۰ دقیقه)
- ۳- بستن مدار نوسان‌ساز در نرمافزار یا با قطعات واقعی و اندازه‌گیری کمیت‌ها (۳۰ دقیقه)
- ۴- شرح انواع مدولاتور و بستن یک نمونه مدار مدولاتور با قطعات واقعی و نرمافزاری (۳۰ دقیقه)
- ۵- آماده سازی طرح مدار چاپی پروژه (۲۰ دقیقه)
- ۶- مونتاژ قطعات روی فیبر (۳۰ دقیقه)
- ۷- تست صحت عملکرد بُرد مونتاژ شده (۱۵ دقیقه)


**شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:** مکان مناسب انجام کار با کف عایق یا آنتی استاتیک - نور مناسب برای کارهای ظریف - ابعاد حداقل ۶ مترمربع و دارای تهویه یا پنجره - دمای طبیعی (۱۸°C - ۲۷°C) و مجهز به وسایل اطفاء حریق - میز کار استاندارد با ابعاد L۱۸۰ \* H۸۰ cm - مجهز به فیوز حفاظت جان - فرد با لباس کار - انجام کار در حال نشسته یا ایستاده - رایانه - پرینتر - نرم افزارهای مناسب - اسیلوسکوپ - منبع تغذیه - ابزار عمومی کارگاه الکترونیک - لوازم التحریر - وسایل تهیه مدار چاپی - وسایل اسید کاری - وسایل سوراخ کاری فیبر - وسایل مونتاژ - قطعات پروژه

ردیف	مراحل کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	تشریح انواع باند فرکانسی و کاربرد آنها	۱	
۲	تشخیص انواع فیلتر و بستن مدار آن در نرمافزار و با قطعات واقعی و اندازه‌گیری کمیت‌ها	۲	
۳	بستن مدار نوسان‌ساز در نرمافزار یا با قطعات واقعی و اندازه‌گیری کمیت‌ها	۲	
۴	شرح انواع مدولاسیون و بستن مدار مدولاتور با قطعات واقعی و اندازه‌گیری کمیت‌ها	۲	
۵	اجرای کامل پروژه کاربردی مخابراتی	۲	
۶	آزمایش صحت عملکرد بُرد مونتاژ شده	۲	
شاخص‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
۱- محافظت از دستگاه‌ها ۲- دقت و مسئولیت پذیری ۳- شایستگی تفکر و یادگیری مدادام‌العمر ۴- اخلاق حرفه‌ای ۵- رعایت نکات زیست محیطی ۶- به کارگیری فناوری نوین			
میانگین نمرات			
*			

\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.

## پودمان ۵

### پروژه الکترونیک صنعتی

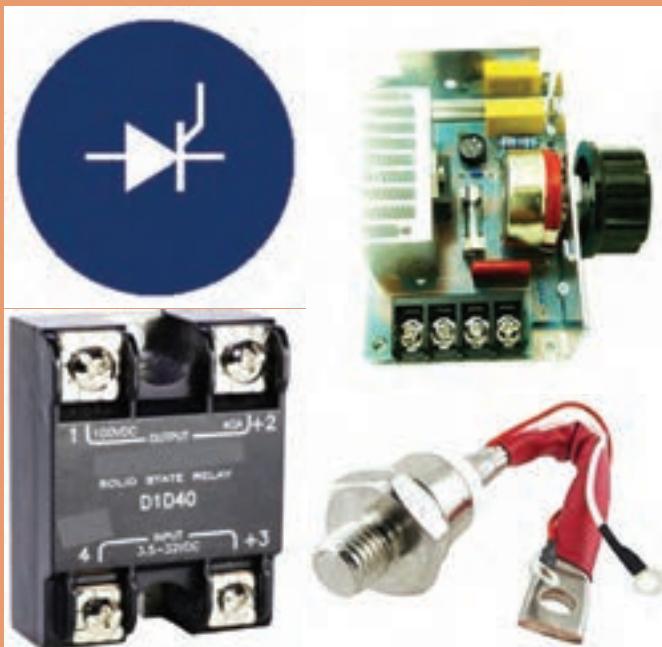

الکترونیک صنعتی تلفیقی از الکترونیک، قدرت و کنترل است که زیر شاخه‌ای از علم الکترونیک محسوب می‌شود. این صنعت جایگاه بسیار مهمی در فناوری‌های نوین دارد. موضوع آن کاربرد قطعات نیمه‌هادی برای کنترل و تبدیل انرژی الکتریکی است. این فرایند براساس خاصیت کلیدزنی عناصر نیمه‌هادی قدرت پایه‌گذاری شده است. برای مثال در کنترل کننده‌های دما، روشنایی، دور موتور الکتریکی و سیستم‌های حفاظتی از مدارهای الکترونیک صنعتی استفاده می‌شود. در این فصل درباره ساختمان قطعات مورد استفاده در الکترونیک صنعتی، مشخصات فنی و چگونگی به‌دست آوردن آن از برگه‌های اطلاعات بحث می‌کنیم. همچنین چند مدار کاربردی را به صورت نرمافزاری و سخت‌افزاری مورد آزمایش قرار می‌دهیم. در نهایت یک پروژه کاربردی الکترونیک صنعتی را اجرا خواهیم کرد.

## واحد یادگیری ۷

### ساخت پروژه کاربردی الکترونیک صنعتی

#### آیا قابه حال فکر کرده اید:

- چه روش هایی برای کم یا زیاد کردن روشنایی یک لامپ وجود دارد؟
- چگونه دور موتور جاروبرقی و ماشین لباسشویی تغییر می کند؟
- شارژرهای اتوماتیک بر چه اساسی کار می کنند؟
- جایگزین کنترلورها کدام قطعات الکترونیکی هستند؟
- دمای بالای کوره های صنعتی چگونه کنترل می شود؟

قطعات الکترونیک صنعتی، معادل کلید عمل می کنند. کلیدی که حرکت مکانیکی ندارد، در نتیجه عمر آنها طولانی است. برخی از این قطعات قادر هستند ولتاژهای زیاد تا حدود چند هزار ولت و جریان های زیاد تا حدود چند هزار آمپر را با سرعت زیاد قطع و وصل کنند. لذا این قطعات به جای رله های الکترومغناطیسی و کنترلورها در صنایع کاربرد وسیعی دارند. در این واحد یادگیری، ساختمان داخلی، نمادفونی، نقشه مداری و کاربرد قطعات متداول الکترونیک صنعتی شرح داده می شود. همچنین برخی از مدارهای کاربردی با این قطعات رابه صورت نرم افزاری و سخت افزاری آزمایش می کنیم. در ادامه چند پروژه کاربردی با قطعات الکترونیک صنعتی را اجرا می کنیم. در تمام مراحل انجام کار، رعایت نکات ایمنی و بهداشتی و شایستگی های غیر فنی مانند کار گروهی، رعایت نکات ایمنی دستگاه ها، دقت و تمرکز در اجرای کار باید مورد توجه قرار گیرد.

#### استاندارد عملکرد

### راه اندازی و عیب یابی پروژه کاربردی الکترونیک صنعتی با رعایت استانداردهای تعریف شده

## ۱-۷ مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز

ابزار عمومی برق یا الکترونیک - لوازم التحریر - منبع تغذیه - مولتی متر - اسیلوسکوپ - سیگنال ژنراتور - رایانه - نرم افزار مناسب - وسایل لحیم کاری - مواد پاک کننده - دریل - منه مناسب - قطعات الکترونیکی مورد نیاز پروژه

مشخصات فنی تجهیزات و تعداد آن در سند برنامه درسی آمده است.

## ٧-٢ معرفة قطعات الكترونيك صنعتي

تریستور (Thyristor) یک کلمه یونانی به مفهوم در است. تریستورها به مجموعه‌ای از عناصر الکترونیکی نیمه‌هادی گفته می‌شود که در مدارهای کنترل قدرت به کار می‌روند و مانند یک کلید الکترونیکی عمل می‌کنند. برخی از این عناصر قادر هستند ولتاژهای زیاد تا حدود هزار ولت و جریان‌های زیاد تا حدود چند صد آمپر را با سرعت زیاد قطع و وصل کنند. این موضوع سبب شده است که تریستورها به جای کنتاکتورها و رله‌های الکترومکانیکی در صنعت به کار بrede شوند. این عناصر برای کنترل دور موتورهای الکتریکی، کنترل دمای المان‌های حرارتی پرقدرت، سیستم‌های روشنایی و وسایلی از این نوع در حد گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این فصل به شرح قطعاتی مانند دیود چهارلایه (FLD)، یکسواساز کنترل شده سیلیکونی (SCR)، قابل کنترل با نور (LA SCR)، ترایاک یا عنصر سه قطبی قابل کنترل با جریان متناوب (TRIAC)، دیاک یا دیود جریان متناوب (DIAC)، ترانزیستور تک اتصالی (UJT) و ترانزیستور تک اتصالی قابل برنامه‌ریزی (PUT) می‌پردازیم.

### ۷-۳ دیود چهار لایه یا FLD

(Silicon universal Switch) SuS (Shockley Diode) یا دیود چهارلایه را اغلب به نام دیود شاکلی می‌شناسند. این قطعه نوعی تریستور است که با استفاده از چهار لایه نیمه‌هادی PNPN ساخته می‌شود. دیودهای چهارلایه مانند دیودهای معمولی دارای یک آند و یک کاتد هستند. در شکل الف ۷-۱ ساختمان کریستالی و در شکل ب ۷-۲ نماد دیود شاکلی نشان داده شده است.


مداد معادل دیودی FLD

در دیود چهارلایه (FLD) می‌توان هر اتصال PN را معادل یک دیود در نظر گرفت، لذا دیود چهارلایه مطابق شکل ۷-۲ به سه اتصال PN تقسیم می‌شود. به این ترتیب مدار معادل دیودی FLD با استفاده از سه دیود به صورت شکل ۷-۳ در می‌آید.

الف) ساختمان، کو پستالی، ELD، نهاد، (، )

EJD-11-0006 - 14 MAR 2011

**شكل ٧-١** ساختمان کریستالی و نماد FLD

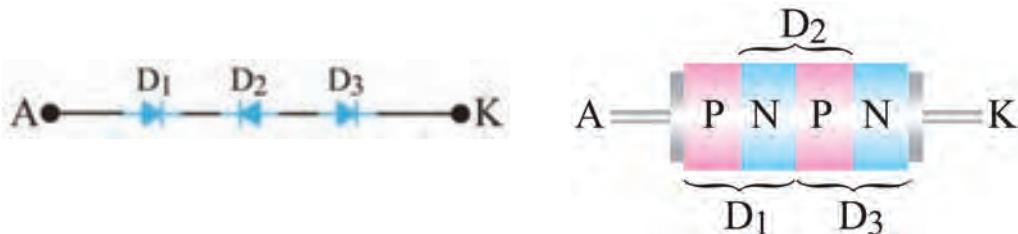


شکل ۷-۳ مدار معادل دیودی FLD

شکل ۷-۲ هر اتصال PN معادل یک دیود


### چگونگی بایاس کردن دیود چهار لایه

اتصال ولتاژ به دو سر دیود چهار لایه به دو صورت امکان پذیر است. الف) آند به قطب مثبت و کاتد آن به قطب منفی باتری وصل شود، در این شرایط اصطلاحاً می‌گویند دیود چهار لایه در بایاس موافق قرار دارد، زیرا با توجه به شکل ۷-۴ دو دیود D1 و D3 در بایاس موافق و تنها دیود D2 در بایاس مخالف قرار می‌گیرد.

در این حالت فقط جریان نشتی از دیود عبور می‌کند. ب) اگر آند به قطب منفی و کاتد به قطب مثبت باتری وصل شود، در این حالت اصطلاحاً می‌گویند دیود چهار لایه در بایاس مخالف قرار دارد، زیرا با توجه به شکل ۷-۵ در این شرایط، دو دیود D1 و D3 در بایاس مخالف و تنها دیود D2 در بایاس موافق است. در این حالت تنها جریان نشتی از دیود عبور می‌کند.

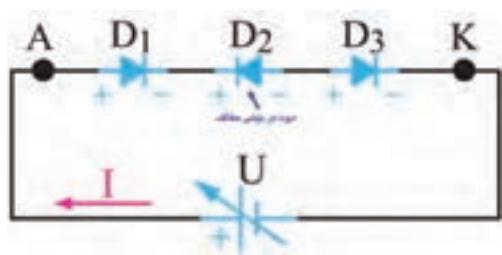

شکل ۷-۴ دیود چهار لایه در بایاس موافق

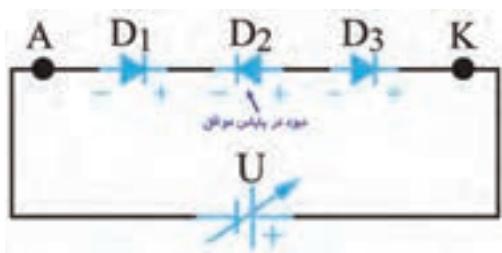

شکل ۷-۵ دیود چهار لایه در بایاس مخالف

بحث کنید




نکته



توجه داشته باشید که اصطلاح بایاس موافق و بایاس مخالف برای دیود چهار لایه مشابه دیود معمولی نیست و تنها تعداد دیودهایی که در بایاس موافق یا مخالف قرار دارند شرایط مدار را تعیین می‌کند.

**هدايت در دیود چهار لایه (Diod FLD):** دیود زمانی مانند کلید وصل عمل می‌کند که ولتاژ دوسر آن به ولتاژ شکست موافق ( $V_{BRF}$ =Forward Breakover Voltage) برسد. همچنین برای اینکه در حالت هدايت موافق بماند باید جریان عبوری از آن از جریان نگهدارنده ( $I_H$ =Holding Current) در

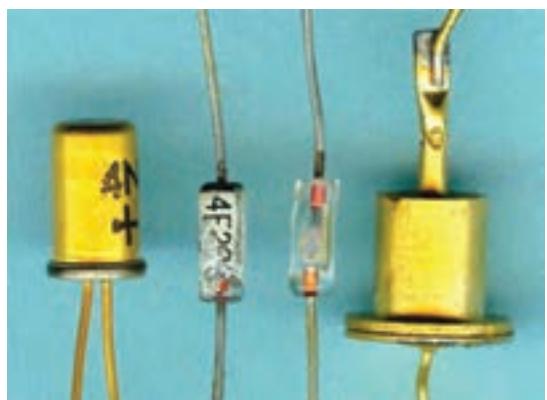

شکل ۷-۶ چند نمونه دیود شاکلی

کمتر نباشد. مقدار  $V_{BRF}$  و  $I_H$  را در برگه اطلاعات می‌نویسند. این اطلاعات توسط کارخانه سازنده داده می‌شود. در بایاس مخالف، FLD مانند یک کلید باز عمل می‌کند. در شکل ۷-۶ چند نمونه دیود شاکلی نشان داده شده است.

#### فعالیت



در ساعت‌های غیر درسی با مراجعه به رسانه‌های مختلف، یک نمونه برگه اطلاعات FLD را پیدا کنید و مقادیر ولتاژ شکست موافق ( $V_{BRF}$ ) و جریان نگهدارنده ( $I_H$ ) آن را به دست آورید. نتیجه را در قالب یک گزارش کوتاه ارائه دهید.

## ۷-۴ یکسوساز کنترل شده سیلیکونی SCR (Silicon Controlled Rectifier)


در بین قطعات چهارلایه، یکسوساز کنترل شده سیلیکونی یکی از پرمصرف‌ترین قطعات است. از موارد کاربردهای SCR می‌توان مدارهای کنترل رله، تأخیر زمان، منبع تغذیه ثابت شده، کلید استاتیک و کنترل کننده فاز را نام برد. در سال‌های اخیر، SCRهایی طراحی و ساخته شده‌اند که قادرند جریان و توان بسیار بالایی را کنترل کنند.

#### SCR ساختمان

یک قطعه چهارلایه SCR شبیه دیود PNPN است با این تفاوت که علاوه بر دو پایانه آند و کاتد یک پایانه گیت نیز دارد. در شکل الف و ب ۷-۷ ساختمان کریستالی و نماد SCR نشان داده شده است. نحوه بسته‌بندی (Typical package) و شکل ظاهری چند نمونه SCR را در شکل ۷-۸ مشاهده می‌کنید.



شکل ۷-۸ بسته‌بندی چند نمونه SCR

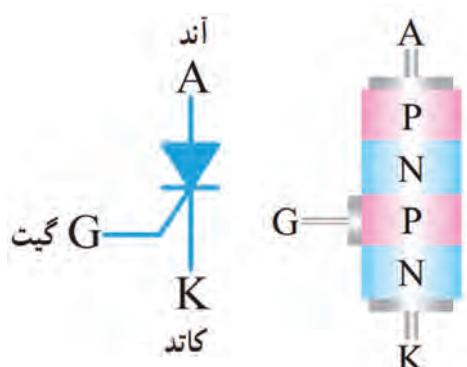


ب) نماد SCR

الف) ساختمان کریستالی

شکل ۷-۷ ساختمان کریستالی و نماد SCR

## مدار معادل SCR و عملکرد آن (SCR Equivalent Circuit)

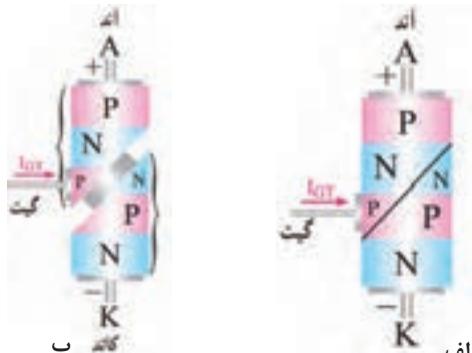

شکل ۷-۹ ساختمان کریستالی برش خورده SCR

برای درک بهتر عملکرد SCR لازم است با مدار داخلی آن تا حدودی آشنایی داشته باشید. برای این منظور می‌توان ساختمان کریستالی آن را مطابق شکل الف ۷-۹ برش داد و آن را به دو نیمه جداگانه مانند شکل ب ۷-۹ تقسیم کرد.

فعالیت



با توجه به شکل ب ۷-۹ مدار معادل ترانزیستوری SCR را در شکل ۷-۱۰ رسم کنید و در مورد چگونگی روشن شدن ترانزیستورها (معادل SCR) با هم‌گروهی خود بحث کنید و نتیجه را به طور خلاصه بنویسید.

پاسخ: .....

.....

.....

.....

.....

شکل ۷-۱۰ محل ترسیم مدار معادل ترانزیستوری SCR

فیلم روش‌های روشن کردن SCR را ببینید و نکات مهم آن را یادداشت کنید.

فیلم



## روشن کردن SCR

برای روشن کردن SCR باید آن را نسبت به کاتد در بایاس موافق قرار دهیم و به طور همزمان یک سیگنال راهانداز به پایه گیت آن متصل کنیم. به منظور تشریح بهتر عملکرد SCR چند حالت مختلف را در قالب کار عملی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.


کار عملی ۱



## روشن کردن SCR در نرم‌افزار

هدف: چگونگی تحریک گیت SCR و راهاندازی آن

مواد، ابزار و تجهیزات: نرم‌افزار مولتی‌سیم یا هر نرم‌افزار مناسب دیگر - رایانه - لوازم التحریر

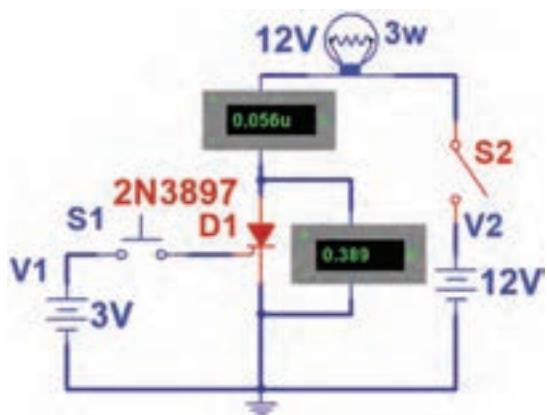

شکل ۷-۱۱ مدار آزمایش

### موائل اجرای کار:


- ۱- نرم افزار مولتی سیم یا هر نرم افزار مناسب دیگر را راه اندازی کنید.
- ۲- مدار شکل ۷-۱۱ را در محیط نرم افزار بیندید. از کلیدهای (SPST PB NO) در نرم افزار استفاده کنید.

۳- کلید S2 را وصل کنید. در این حالت پایه های آند و کاتد SCR بایاس شده است. آیا لامپ روشن می شود؟ جریان عبوری از لامپ و ولتاژ دو سر SCR (ولتاژ آند نسبت به کاتد) چقدر است؟ شرح دهید.

$$I_A = \dots \text{mA} \quad V_{AK} = \dots \text{V}$$

- ۴- کلید S1 را برای لحظه ای وصل و سپس قطع کنید. آیا لامپ روشن می شود و همواره روشن باقی می ماند؟ جریان عبوری از لامپ و ولتاژ دو سر SCR چقدر است؟ شرح دهید.

$$I_A = \dots \text{mA} \quad V_{AK} = \dots \text{V}$$

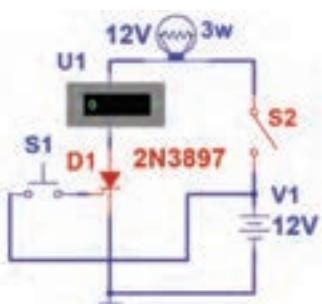


شکل ۷-۱۲ مدار آزمایش

برای تحریک گیت می توانید به جای استفاده از یک باتری جداگانه از همان باتری ۱۲ ولت مطابق شکل ۷-۱۲ استفاده کنید.

نکته



- ۵- آیا پس از تحریک گیت و وصل شدن SCR، اتصال بین آند و کاتد آن در حالت ایده آل مانند یک کلید بسته (کلید S در شکل ۷-۱۳) عمل می کند؟ شرح دهید.

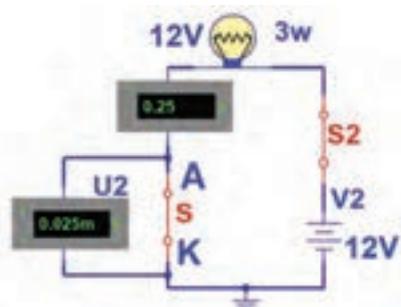

شکل ۷-۱۳ مدار معادل

۶- با توجه به نتایج حاصل از این آزمایش، چگونگی روشن کردن SCR را به طور خلاصه بنویسید.

فعالیت



### Thyristors logic level

C106D

#### GENERAL DESCRIPTION

Passivated, sensitive gate thyristor in a plastic envelope, intended for use in general purpose switching and phase control applications. This device is intended to be interfaced directly to microcircuits, logic integrated circuits and other low power gate trigger circuits.

#### QUICK REFERENCE DATA

SYMBOL	PARAMETER	MAX.	UNIT
$V_{PBM}$	Repetitive peak off-state voltage	400	V
$V_{RMS}$	Average on-state current	2.5	A
$I_{AVI}$	RMS on-state current	4	A
$I_{RM}$	Non-repetitive peak on-state Current	50	A

شکل ۷-۱۴ قسمتی از برگه اطلاعات

- ۱- ولتاژ قابل تحمل در حالت قطع چند ولت است؟.....
- ۲- معدل جریان قابل تحمل در حالت وصل چند آمپر است؟.....
- ۳- جریان لحظه‌ای قابل تحمل در حالت وصل چند آمپر است؟.....

فیلم




فیلم روش‌های خاموش کردن SCR روش را ببینید و نکات مهم آن را یادداشت کنید.


### روش‌های خاموش کردن SCR

در یک SCR روشن، اگر ولتاژ و جریان تحریک گیت SCR را قطع کنیم، SCR خاموش نمی‌شود و همچنان در ناحیه هدایت موافق، باقی می‌ماند. زمانی می‌توانیم SCR را خاموش کنیم که جریان آند را به مقداری کمتر از جریان نگهدارنده ( $I_H$ ) برسانیم. لذا برای خاموش کردن SCR، ابتدا ولتاژ و جریان تحریک گیت را قطع می‌کنیم. سپس با استفاده از یکی از روش‌های زیر SCR را خاموش می‌کنیم.


✓ در زمانی که  $V_G$  قطع است ولتاژ آند را برای لحظه‌ای به صفر می‌رسانیم. برای این منظور مطابق شکل ۷-۱۵ کلیدی را با آند SCR به صورت سری می‌بندیم. با باز نمودن کلید، جریان آند را برای لحظه‌ای به صفر می‌رسانیم. در این حالت باید  $V_G$  قطع باشد.

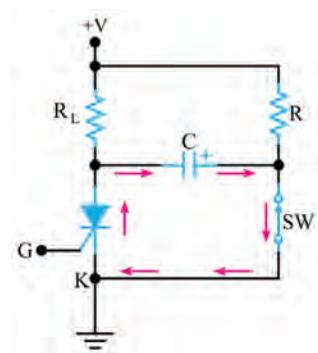

شکل ۷-۱۷ ایجاد جریان بر خلاف جریان اصلی

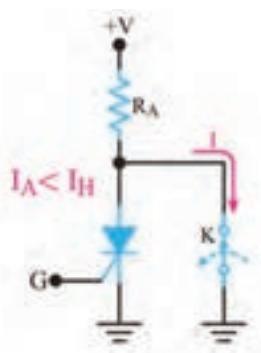

شکل ۷-۱۶ صفر شدن ولتاژ آند کاتد

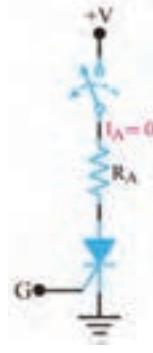

شکل ۷-۱۵ صفر شدن جریان آند

مطابق شکل ۷-۱۶ پس از قطع ولتاژ  $V_G$  کلید K را بین آند و کاتد SCR به صورت موازی قرار می‌دهیم. با وصل کردن کلید، آند SCR به کاتد آن اتصال کوتاه می‌شود و  $I_A$  را به صفر می‌رساند. با صفر شدن  $I_A$  SCR خاموش می‌شود.

راه دیگر برای خاموش کردن SCR، ایجاد جریانی بر خلاف جریان اصلی عبوری از SCR است. این جریان سبب می‌شود، جریان آند ( $I_A$ ) به مقداری کمتر از جریان نگهدارنده ( $I_H$ ) برسد. در شکل ۷-۱۷ مدار مربوط به این روش رسم شده است.

با توجه به شکل ۷-۱۷ هنگامی که SCR روشن است کلید SW که معمولاً یک کلید ترانزیستوری است در حالت قطع قرار دارد. در این شرایط خازن C از طریق R تا ولتاژ منبع  $+V$  شارژ می‌شود. با بسته شدن کلید SW ولتاژ دو سر خازن C مطابق شکل ۷-۱۷ در دوسر SCR قرار می‌گیرد و جریانی بر خلاف جریان اصلی در SCR ایجاد می‌کند.

کار عملی ۲



### خاموش کردن SCR روشن در نرم افزار

#### هدف: اجرای نرم افزاری روشهای خاموش کردن SCR روشن


مواد، ابزار و تجهیزات: نرم افزار مولتی سیم یا هر نرم افزار مناسب دیگر - رایانه - لوازم التحریر  
مراحل اجرای کار:

- ۱ - نرم افزار مولتی سیم یا هر نرم افزار مناسب دیگر را راه اندازی کنید.
- ۲ - مدار شکل ۷-۱۸ را در محیط نرم افزار بیندید.


۳ - SCR را روشن کنید. برای خاموش کردن SCR ابتدا ولتاژ تحریک گیت را قطع کنید، سپس با قطع کلید SCR جریان آند صفر می‌شود و SCR به حالت خاموش می‌رود. این موضوع را تجربه کنید.

- ۴- مدار شکل ۷-۱۹ را در محیط نرم افزار بیندید. سپس SCR را روشن کنید.  
 ۵- اگر کلید S۴ را برای لحظه‌ای وصل و سپس قطع کنیم چه اتفاقی می‌افتد؟ چرا؟ این موضوع را تجربه کنید سپس نتایج را یادداشت کنید.


- ۶- مدار شکل ۷-۲۰ را در محیط نرم افزار بیندید. سپس SCR را روشن کنید.  
 ۷- اگر کلید S را وصل کنیم چه اتفاقی می‌افتد؟ چرا؟ این موضوع را تجربه کنید سپس نتایج را یادداشت کنید.

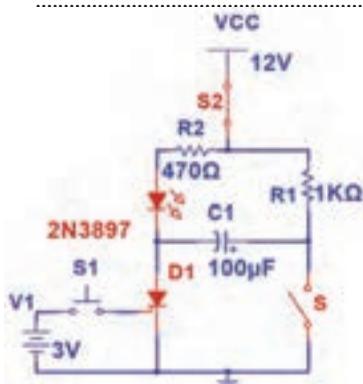

شکل ۷-۲۰ مدار آزمایش

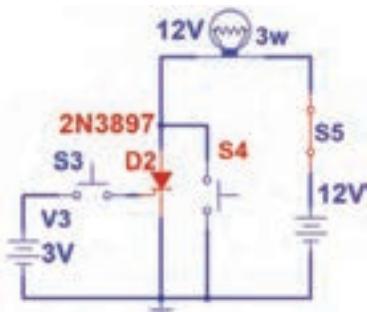

شکل ۷-۱۹ مدار آزمایش

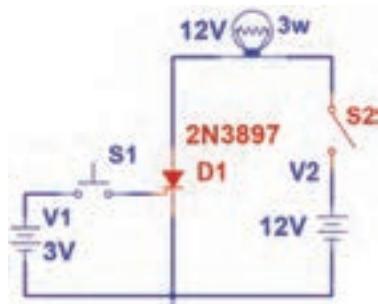

شکل ۷-۱۸ مدار آزمایش

کار عملی ۳

### روشن و خاموش کردن SCR با قطعات واقعی



هدف: روشن کردن SCR به صورت لمسی

مواد، ابزار و تجهیزات: منبع تغذیه - بردبرد - ترانزیستور BC140 و BC107 از هر کدام یک عدد - SCR با شماره فنی C106 یک عدد - مقاومت ۱KΩ و ۴۷۰Ω


$\frac{1}{4}$  وات از هر کدام یک عدد - LED یک عدد - سیم‌های رابط - کلید NO یک عدد

مراحل اجرای کار:

۱- مدار شکل ۷-۲۱ را روی بردبرد بیندید.

۲- منبع تغذیه ۹ ولت را به مدار وصل کنید.

۳- بیس ترانزیستور TR<sub>1</sub> را لمس کنید. در این حالت گیت SCR تحریک، SCR وصل و LED روشن می‌شود.

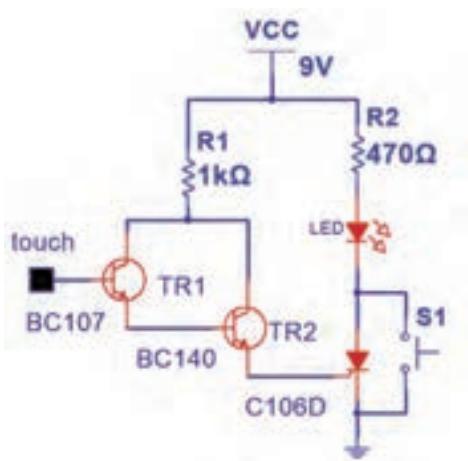

شکل ۷-۲۱ مدار آزمایش

سؤال: کلید S1 را برای لحظه‌ای وصل و سپس قطع کنید. چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ شرح دهید.

نکته

می‌توانید یک موتور DC یا رله را با این مدار و به صورت لمسی راه‌اندازی کنید.



### الگوی پرسش

- ۱- تریستور به مفهوم ..... است.
- ۲- ساختمان کریستالی و نماد فنی FLD را رسم کنید.
- ۳- با اتصال پالس منفی به گیت SCR روشن می‌توان آن را خاموش نمود. درست  نادرست
- ۴- اگر ولتاژ تحریک گیت SCR روشن را قطع کنیم و آند آن را برای یک لحظه به کاتد، اتصال کوتاه کنیم، SCR خاموش می‌شود. درست  نادرست

## ۷-۵ کاربردهای SCR


SCR در مدارهای AC و DC کاربردهای زیادی دارد. در این بخش چند کاربرد مهم آن را معرفی می‌کنیم.

فیلم




فیلم کاربردهای SCR را بینید و نکات مهم آن را یادداشت کنید.

در شکل ۷-۲۲ یک کلید استاتیک سری نیم موج نشان داده شده است. اگر طبق شکل ۷-۲۲ کلید SW را ببنديم جريان گيت از طريق R<sub>1</sub> و ديود D<sub>1</sub> در نيم سيكل مثبت سيگنانل ورودی جاري می‌شود و SCR روشن می‌کند. مقاومت R<sub>1</sub> جريان گيت را محدود می‌سازد. وقتی که SCR روشن می‌شود، مانند یک کلید عمل می‌کند و جريان بار که همان جريان عبوری از SCR است افزایش می‌يابد. برای قسمت منفی وصل SCR خاموش خواهد شد. زیرا آند نسبت به کاتد منفی است. ديود D<sub>1</sub> مانع اعمال ولتاژ سيگنانل ورودی، SCR خاموش خواهد شد. در شکل ۷-۲۳ موج‌های ولتاژ و جريان بار نشان داده شده است.

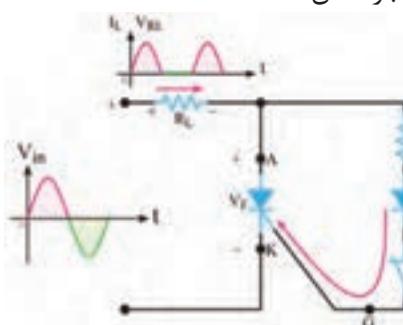

شکل ۷-۲۳ مدار موج ولتاژ و جريان دوسر بار

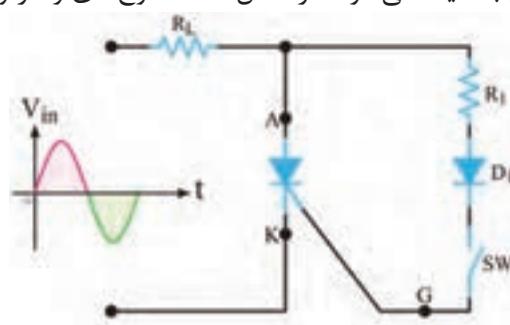

شکل ۷-۲۲ مدار کلید استاتیک سری نیم موج

تحقیق



به چه دلیل وقتی نیم‌سیکل منفی ولتاژ متناوب به SCR می‌رسد، به حالت خاموش می‌رود؟ با مراجعه به رسانه‌های مختلف موارد کاربرد این مدار را بباید و در قالب یک گزارش ارائه دهید.

### محافظه بار در مقابل اضافه ولتاژ: (Load protector)

اکثر مدارهای مجتمع دیجیتالی قادر به تحمل افزایش ولتاژ تغذیه نیستند. برای جلوگیری از خراب شدن این نوع مدارهای مجتمع، که اغلب گران قیمت نیز هستند، می‌توانیم از محافظ SCR استفاده کنیم. در شکل ۷-۲۴ یک نمونه مدار محافظ بار با استفاده از مدار مقایسه‌گر و SCR نشان داده شده است. این مدار

دارای سرعت عمل نسبتاً بالایی است. در این مدار با استفاده از دیود زنر  $D_1$  و مقاومت  $R_1$ ، ولتاژ مرجع  $V_Z$  برای ورودی منفی مقایسه‌کننده تأمین می‌شود. پتانسیومتر  $P$  و مقاومت  $R_1$  نیز ولتاژ ورودی مثبت مقایسه‌کننده را تأمین می‌کنند. به کمک پتانسیومتر  $P$  می‌توان سطح ولتاژ ورودی مثبت مقایسه‌گر را تغییر داد. اگر ولتاژ ورودی مثبت مقایسه‌کننده از  $V_Z$  بیشتر

باشد، خروجی آن مثبت می‌شود و گیت SCR را تحریک می‌کند. در حالت عادی SCR قطع است. زیرا به وسیله پتانسیومتر ولتاژ ورودی مثبت مقایسه‌کننده روی مقادیری کمتر از ولتاژ  $V_Z$  تنظیم شده است. لذا خروجی مقایسه کننده نمی‌تواند SCR را به کار اندازد. اگر به هر دلیلی ولتاژ خروجی منبع تغذیه ( $V_i$ ) افزایش یابد، ولتاژ ورودی مثبت مقایسه‌کننده از  $V_Z$  بیشتر می‌شود. ولتاژ خروجی تقویت‌کننده عملیاتی (مقایسه‌گر) به حدود ولتاژ تغذیه (ولتاژ اشباع) می‌رسد و SCR هادی شدن SCR، دو سر بر اتصال کوتاه می‌شود و منبع تغذیه را خاموش می‌کند. منابع تغذیه مجهز به محافظ SCR به نوعی محدود کننده جریان نیاز دارند تا در هنگام هدایت SCR، جریان به مقدار بیش از حد افزایش نیاید.

با مراجعه به رسانه‌های مختلف، بررسی کنید آیا مدار شکل ۷-۲۴ کاربرد عملی دارد؟ موارد را بباید و در قالب یک گزارش ارائه دهید.

پژوهش



چگونه دور یک موتور مثلاً دور یک ماشین لباسشویی و یا نور چراغ مانند شکل ۷-۲۵ را کم و زیاد می‌کنند؟

فکر کنید




فیلم دیمیر و کاربرد آن را ببینید.

فیلم



### مدار دیمیر یا تاریک کننده (Dimmer)

به مدارهایی که می‌توانند نور لامپ را کنترل کنند، تاریک‌کننده یا دیمیر می‌گویند. در شکل ۷-۲۶ مدار دیمیر نشان داده شده است. در این مدار با تغییر پتانسیومتر  $R$  می‌توان لحظه روشن شدن SCR را کنترل کرد. به این ترتیب میزان توان داده شده به لامپ کنترل می‌شود. ولتاژ ورودی مدار، ولتاژ ۲۲۰ ولت برق شهر است که یک لامپ ۶۰ وات را تغذیه می‌کند.

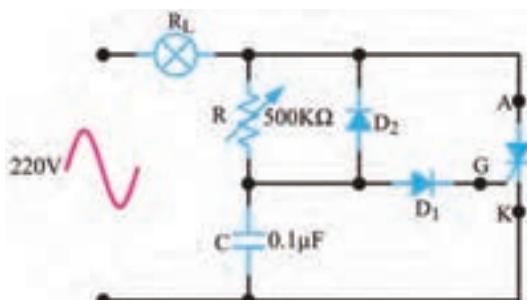

شکل ۷-۲۶ مدار دیمیر



شکل ۷-۲۵


در نیم‌سیکل منفی موج سینوسی برق شهر، SCR قطع است و جریانی از لامپ عبور نمی‌کند. بنابراین فقط می‌توانیم در نیم‌سیکل مثبت موج سینوسی، جریان لامپ را کنترل کنیم. در نیم‌سیکل مثبت، خازن  $C$  از طریق پتانسیومتر  $R$  و لامپ  $R_L$  شارژ می‌شود. وقتی ولتاژ دوسر خازن به  $1/4$  ولت می‌رسد، دیود  $D_1$  در ولتاژ موافق قرار می‌گیرد و جریان در مسیر گیت SCR برقرار می‌شود. از این لحظه به بعد SCR به صورت کلید بسته عمل کرده و در حالت روشن باقی می‌ماند.

**سؤال:** چرا وقتی ولتاژ خازن به  $1/4$  ولت می‌رسد، SCR وصل می‌شود؟


نکته




اگر موج یکسوشده شکل الف-۷-۲۷ را به ورودی مدار شکل ۷-۲۶ بدهیم و در لحظات نشان داده شده در شکل ۷-۲۷ گیت SCR را تحریک کنیم، در لحظات تحریک SCR روشن شده، جریان از بار می‌گذرد. اگر به زمان‌های تحریک در شکل‌های ۷-۲۷ الف، ب و پ دقیقاً کنیم در می‌یابیم که در حالت الف قدرت بیشتری در مقایسه با حالت ب به بار می‌رسد. همچنین کمترین قدرت در حالت پ در دو سر بار قرار می‌گیرد. لحظه وصل یا روشن شدن SCR را زاویه آتش SCR (زاویه بُرش) می‌نامند.

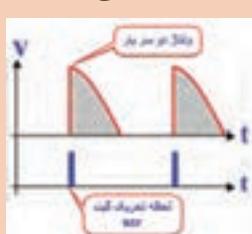

پ - کمترین توان

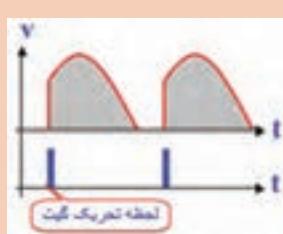

ب - توان کمتر در مقایسه با الف

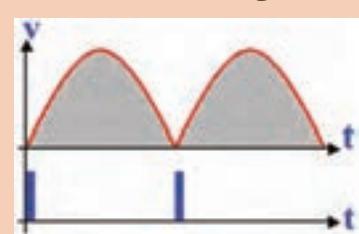

الف - بیشترین توان

شکل ۷-۲۷ لحظه تحریک گیت

زمان رسیدن ولتاژ خازن به  $1/4$  ولت (زاویه برش ولتاژ) به مقدار مقاومت پتانسیومتر ( $R$ ) و ظرفیت خازن ( $C$ ) بستگی دارد. پس از گذشت  $180^\circ$  درجه (پایان نیم سیکل مثبت)، ولتاژ دوسر SCR ابتدا صفر می‌شود. در شروع نیم سیکل منفی، ولتاژ دو سر مدار در جهت عکس افزایش می‌یابد. لازم به یادآوری است که درست در لحظه صفر شدن ولتاژ در نیم پریود مثبت، SCR قطع می‌شود، بنابراین در نیم پریود منفی SCR خاموش است و جریانی از بار (لامپ  $60$  واتی) عبور نمی‌کند. در شروع نیم سیکل منفی خازن  $C$  از طریق دیود  $D_2$  در جهت عکس شارژ می‌شود. به این ترتیب در نیم پریود مثبت می‌توانیم با استفاده از مقاومت  $R$ ، مقدار شارژ خازن را در محدوده وسیعی کنترل کنیم و زاویه برش‌های بزرگ‌تری داشته باشیم. دیود  $D_1$  مانع اتصال ولتاژ منفی به گیت SCR می‌شود. این مدار می‌تواند جریان عبوری از بار را تقریباً بین صفر تا  $180^\circ$  درجه کنترل کند.

**به چه دلیل ولتاژ منفی شارژ شده در خازن در نیم سیکل منفی سبب بزرگ‌تر شدن زاویه برش می‌شود؟**

**سؤال:** در شکل ۷-۲۷ در کدام یک از حالات، زاویه برش بزرگ است؟ شرح دهید.

جست و جو

کار عملی ۴



عملکرد دیمیر در نرم‌افزار

**هدف:** بررسی زاویه برش در مدار دیمیر

**مواد، ابزار و تجهیزات:** نرم‌افزار مولتی‌سیم یا هر نرم‌افزار مناسب دیگر - رایانه - لوازم التحریر


۱- نرم‌افزار مولتی‌سیم یا هر نرم‌افزار مناسب دیگر را راهاندازی کنید.

۲- مدار شکل ۷-۲۸ را در محیط نرم‌افزار بیندید.


۳- کلید مدار را وصل کنید. شکل موج دو سر لامپ را توسط اسیلوسکوپ نرم‌افزار به صورت پایدار ظاهر کنید.

۴- سر متغیر پتانسیومتر نرم‌افزار را تغییر دهید و تغییر زاویه برش سیگنال دو سر بار را مشاهده کنید.

۵- مقدار پتانسیومتر را در حالت  $50^\circ$  درصد بگذارید و شکل موج دو سر بار را در این حالت با مقیاس مناسب و تعیین  $T/D$  و  $V/D$  روی محورها در نمودار شکل ۷-۲۹ رسم کنید.

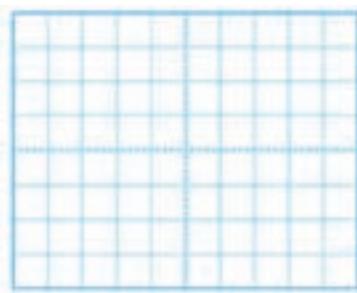

شکل ۷-۲۹ شکل موج دو سر بار

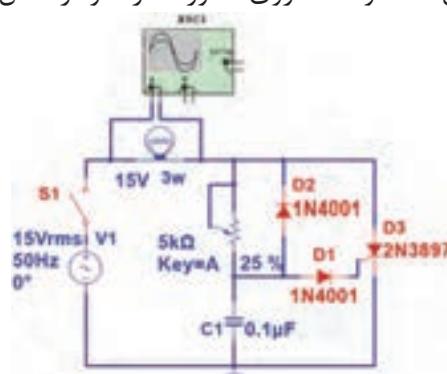

شکل ۷-۲۸ مدار دیمیر

۶- وات‌متر نرم‌افزار را به دوسر لامپ وصل کنید و با تغییر سر متغیر پتانسیومتر نرم‌افزار، کمترین و بیشترین توان بار را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.....

فیلم

فیلم انواع قطعات الکترونیک صنعتی را ببینید.



## (Light Activated SCR = LASCR) SCR نوری ۷-۶



SCR نوری یک نیمه هادی چهار لایه (تریستور) است که مانند یک SCR معمولی عمل می کند، با این تفاوت که توسط نور تحریک می شود. در صورتی که SCR نوری به طور صحیح بایاس شده باشد و نور کافی به آن بتابد، به حالت روشن می رود و جریان را در یک جهت از خود عبور می دهد. هدایت LASCR تا زمانی که جریان آن به حدی کمتر از مقدار تعريف شده در برگه اطلاعات برسد، ادامه می یابد. در شکل ۷-۳۰ نماد LASCR نشان داده شده است.

شکل ۷-۳۰ نماد LASCR

با مراجعه به رسانه های مختلف جستجو کنید و ببینید آیا در نرم افزارهایی که تا کنون با آن کار کرده اید، امکان اجرای آزمایش با LASCR وجود دارد؟ نتیجه را در قالب یک گزارش ارائه دهید.

پژوهش




### یک نمونه کاربرد LASCR


شکل ۷-۳۱ مدار LASCR را برای راه اندازی یک رله نشان می دهد. با وصل کلید SW، لامپ روشن می شود. نور لامپ سبب تحریک LASCR می شود و آن را وصل می کند. با روشن شدن LASCR، جریان IA، جریان رله، برقرار می شود و جریان مورد نیاز سیم پیچ رله را تأمین می کند و سبب تحریک آن می شود. با تحریک رله، کن tact های آن وصل شده و مدار دیگری را به کار می اندازد. همان طور که مشاهده می شود در این مدار، ولتاژ تحریک ورودی، با سایر قسمت های مدار ارتباط الکتریکی ندارد.
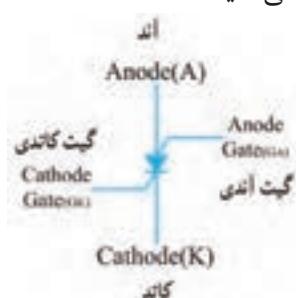
## ۷-۷ کلید قابل کنترل سیلیکونی SCS (Silicon controlled Switch) SCS

تریستوری است که چهار پایه دارد. دو پایه SCS را گیت می نامند. با تحریک یکی از گیت ها می توان SCS را وصل یا قطع کرد. نماد این قطعه و نام پایه های آن در شکل الف ۷-۳۲ نشان داده شده است. در شکل ب ۷-۳۲ شکل ظاهری یک نمونه SCS را مشاهده می کنید.



ب) یک نمونه SCS

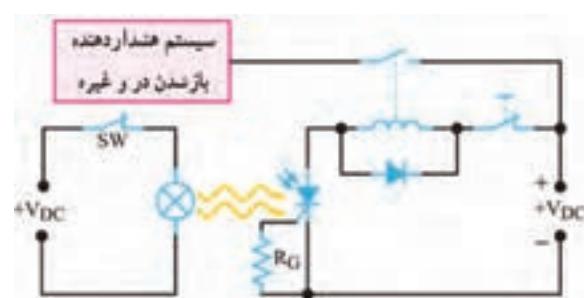


شکل ۷-۳۲ SCS و نماد آن

شکل ۷-۳۱ مدار کاربردی با LASCR

### چگونگی روشن نمودن SCS

هرگاه به گیت کاتدی ( $G_K$ )SCS ولتاژی مثبت نسبت به کاتد آن اعمال کنیم، SCS روشن می‌شود. توسط گیت آندی ( $G_A$ )SCS نیز می‌توان SCS را روشن کرد. برای این منظور لازم است پالسی منفی به گیت آندی ( $G_A$ ) بدهیم. شکل ۷-۳۳ روشن کردن SCS را با پالس‌های مثبت و منفی نشان می‌دهد.

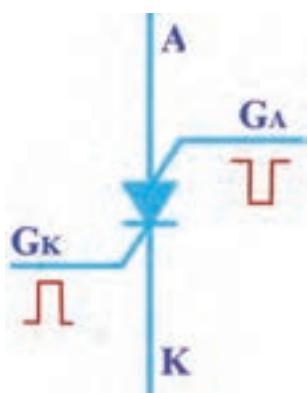


شکل ۷-۳۳ روشن کردن SCS

**بارش فکری:** به چه دلیل باید به  $G_K$  ولتاژ مثبت و به  $G_A$  ولتاژ منفی بدهیم تا SCS روشن شود؟ نتیجه را از طریق بارش فکری جمع‌بندی کنید.
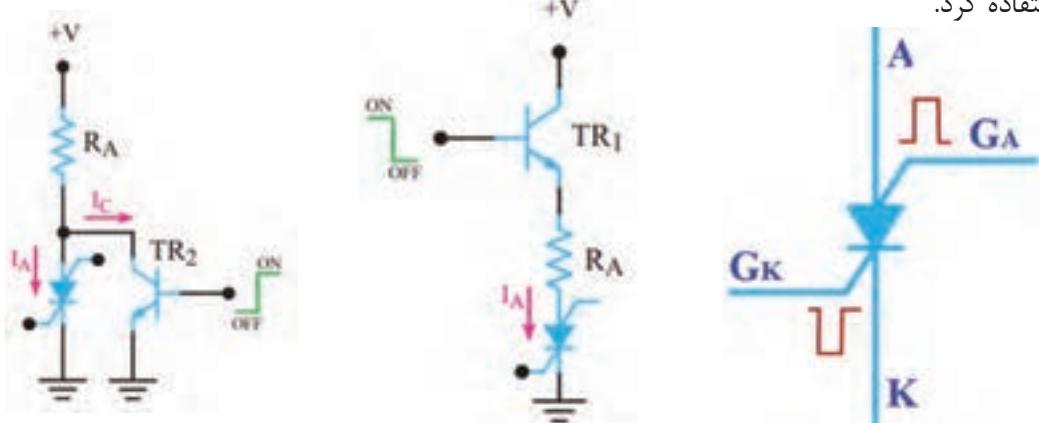
### روش‌های خاموش کردن SCS

SCR را پس از روشن کردن نمی‌توانیم از طریق گیت آن خاموش کنیم ولی امکان خاموش کردن SCS از طریق گیت آندی ( $G_A$ ) وجود دارد. خاموش کردن SCS با دو روش به شرح زیر امکان‌پذیر است:

- ☒ می‌توان پالس مثبتی را به گیت آندی ( $G_A$ ) متصل کرد. این پالس SCS را خاموش می‌کند.
- ☒ همچنین می‌توان با اعمال پالسی منفی به گیت کاتدی ( $G_K$ )SCS را به حالت خاموش بُرد. شکل ۷-۳۴ روشن‌های خاموش کردن SCS روش را نشان می‌دهد.
- ☒ می‌توان مطابق شکل الف و ب ۷-۳۵، از یک ترانزیستور به عنوان کلید، به صورت سری یا موازی با SCS استفاده کرد.




الف) ترانزیستور به عنوان کلید سری      ب) ترانزیستور به عنوان کلید موازی

شکل ۷-۳۵ خاموش کردن SCS روشن با استفاده از کلید الکترونیکی

**بارش فکری:** چگونگی خاموش شدن SCS را در مدارهای شکل ۷-۳۵ تشریح کنید و در قالب یک گزارش کوتاه بنویسید.

### الگوی پرسش:

- غلط □ ۱- SCS روش را می‌توان با اتصال پالس مناسب به گیت آن خاموش نمود. صحیح □  
 ۲- نماد مربوط به ساختمان کریستالی شکل ۷-۳۶ کدام است؟

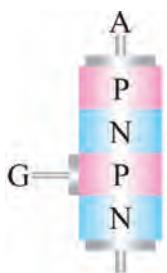

شکل ۷-۳۶



- ۳- نماد مربوط به کدام قطعه است؟

- ۱- دیود شاکلی ۲- SCR ۳- SCS ۴- LASCR  
 ۴- نماد SCS رارسم کنید و پایه‌های آن را نام‌گذاری نمایید.  
 ۵- روش‌های خاموش کردن SCS روش را شرح دهید.  
 ۶- متن انگلیسی زیر مربوط به SCR نشان داده شده در شکل ۷-۳۷ است. متن را به فارسی ترجمه کنید.

An SCR rated about 100 amperes, 1200 volts mounted on a heat sink – the two small wires are the gate trigger lead

فیلم



فیلم دیاک و کاربرد آن را ببینید.




شکل ۷-۳۷
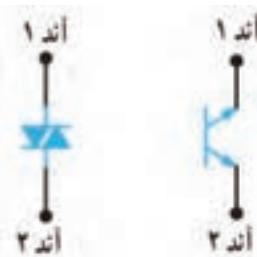
### ۷-۸ دیاک (Diode Alternating Current) DIAC

دیاک یک قطعه نیمه هادی چهارلایه است که دو پایه دارد. این قطعه در هر دو جهت تحریک می‌شود و حالت روشن به خود می‌گیرد. بزرگ‌ترین مزیت کاربرد دیاک، هدایت آن در هر دو نیم‌سیکل مثبت و منفی است. در شکل الف ۷-۳۸ ساختمان کریستالی و در شکل ب ۷-۳۸ نمادهای آن نشان داده شده است. در شکل ۷-۳۹ شکل ظاهری دو نمونه دیاک را مشاهده می‌کنید. در دیاک پایه‌ای به نام کاتد وجود ندارد و پایه‌های آن با آند شماره ۱ (الکترود ۱) و آند شماره ۲ (الکترود ۲) شناخته می‌شود.



ولتاژ شکست دیاک‌های متداول ۳۰ تا ۴۰ ولت است.




ب - نماد فنی



الف - ساختمان کریستالی

شکل ۷-۳۹ ۷-۳۹ شکل ظاهری دیاک

شکل ۷-۳۸ ۷-۳۸ ساختمان کریستالی و نمادهای مداری دیاک

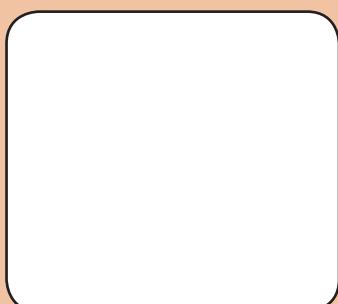

شکل ۷-۴۰ ۷-۴۰ مدار معادل دیاک

با توجه به ساختمان کریستالی شکل الف - ۷-۳۸، دیاک معادل دو دیود چهارلایه است. مدار معادل آن را در شکل ۷-۴۰ رسم کنید و در مورد چگونگی روشن شدن دیاک با همگروهی خود بحث کرده و نتیجه را یادداشت کنید.



### پاسخ:


با توجه به بخشی از برگه اطلاعات دیاک در شکل ۷-۴۱ به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.



- ۱- ولتاژ شکست دیاک با شماره فنی DB3 چند ولت است؟
- ۲- ماکزیمم جریان تکراری در حالت وصل و در نوع نصب سطحی آن چند آمپر است؟


ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (limiting values)

Symbol	Parameter	Value	Unit
$I_{max}$	Repetitive peak on-state current $t_p = 20 \mu s$ , $F = 120$ Hz	SMDB3	1.00
		DB3 / DB4	2.00
$T_{Jmax}$	Storage temperature range: Operating junction temperature range	-40 to +125	°C

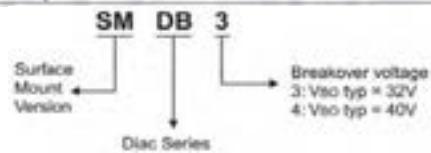

شکل ۷-۴۱ بخشی از برگه اطلاعات یک نوع دیاک
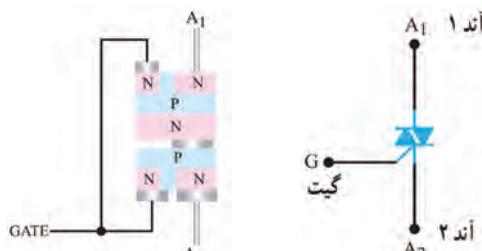
## ۷-۹ ترایاک (Triode Alternating current) TRIAC



ب) ساختمان کریستالی

الف) نماد مداری

شکل ۷-۴۲ ساختمان کریستالی و نماد مداری ترایاک

ساختمان کریستالی ترایاک مانند دیاک است با این تفاوت که پایه سومی نیز به نام گیت دارد. نماد ترایاک همراه با نام پایه‌های آن و ساختمان کریستالی ترایاک در شکل الف و ب ۷-۴۲ نشان داده شده است. در شکل ۷-۴۳ چند نمونه ترایاک را مشاهده می‌کنید.




شکل ۷-۴۳ چند نمونه ترایاک

### مدار معادل ترایاک

ترایاک را می‌توانیم معادل دو SCR که به طور موازی و در جهت مخالف به هم وصل شده‌اند و گیت‌های آنها نیز مشترک است در نظر بگیریم. شکل ۷-۴۴ ترایاک را به صورت معادل دو SCR نشان می‌دهد.

### چگونگی تحریک ترایاک

برای راهاندازی ترایاک طبق شکل الف - ۷-۴۵ باید شرایط زیر حاکم باشد. ولتاژ به گونه‌ای به مدار اتصال داده شود که پتانسیل  $A_1$  نسبت به  $A_2$  مثبت شود و گیت نسبت به  $A_2$  با پالس مثبت تحریک شود، با برقراری این شرایط ترایاک روشن می‌شود و جریان را در مدار برقرار می‌کند. همچنین می‌توان مطابق شکل ب - ۷-۴۵ را نسبت به  $A_1$  با یاس مثبت کرد و گیت را نسبت به  $A_1$  با پالس مثبتی تحریک نمود. در این حالت نیز ترایاک وصل شده و جریان در مدار برقرار می‌شود. بنابراین نتیجه می‌گیریم ترایاک در هر دو جهت هدایت می‌کند.

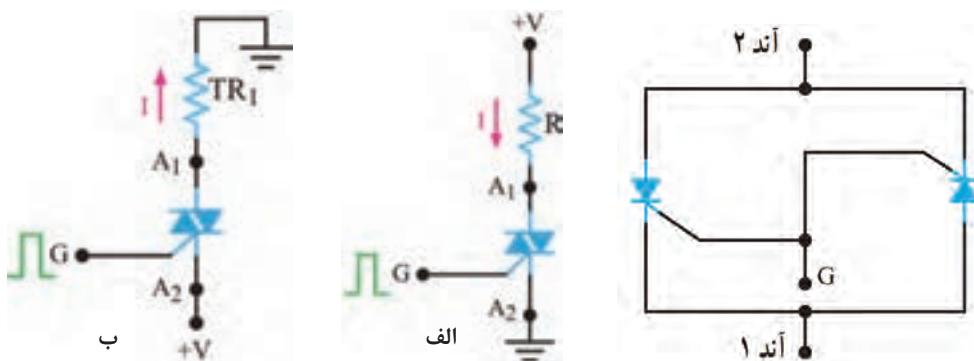

شکل ۷-۴۵ ۷-۴۵ شیوه‌های تحریک ترایاک

شکل ۷-۴۴ معادل ترایاک

پژوهش



فعالیت



کوادراک (Quadrac) ترکیبی از دیاک و ترایاک در یک بسته‌بندی است. در مورد آن تحقیق کنید و نتایج را به کارگاه ارائه دهید.

برگه اطلاعات شکل ۷-۴۶ را مطالعه کنید و برخی از اطلاعات مربوط به ترایاک سری BT136 را استخراج کنید و در جدول ۱-۷ بنویسید.

Product Specification					
Triacs			BT136 series		
Quick Reference Data					
Symbol	Parameter	Min.	Typ.	Max.	Unit
	BT136-	500	600	800	
	BT136-	500F	600F	800F	
	BT136-	500G	600G	800G	
V <sub>DRM</sub>	Repetitive peak off-state voltages	500	600	800	V
I <sub>T(RMS)</sub>	RMS on-state current	4	4	4	A
I <sub>TSM</sub>	Non-repetitive peak on-state current	25	25	25	A

Pinning - TO220AB					
Pin	Description	1	2	3	tab
1	Main terminal 1				
2	Main terminal 2				
3	Gate				
tab	Main terminal 2				

Pin Configuration					
Symbol	tab	1	2	3	

شکل ۷-۴۶ قسمتی از برگه اطلاعات ترایاک


جدول ۱-۷

ردیف	کمیت مورد نظر	معنی فارسی	مقدار	واحد
۱	V <sub>DRM</sub>			
۲	I <sub>T(RMS)</sub>			
۳	I <sub>TSM</sub>			

فیلم



فیلم عملکرد دیمر را ببینید و نکات مهم آن را یادداشت کنید.

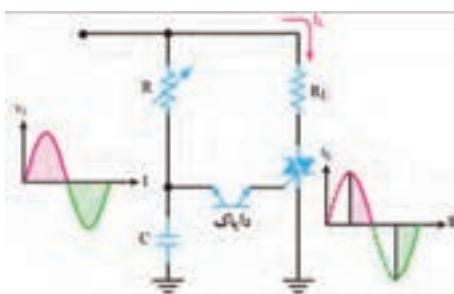

شکل ۷-۴۷ مدار کنترل فاز توسط دیاک و ترایاک

### مدار کنترل فاز (توان) توسط دیاک و ترایاک

در شکل ۷-۴۷ مدار کنترل فاز توسط دیاک و ترایاک رسم شده است.

در نیم سیکل مثبت، خازن C از طریق مقاومت R شارژ می‌شود. وقتی ولتاژ شارژ خازن به اندازه ولتاژ شکست دیاک رسید، دیاک روشن شده و گیت ترایاک را تحریک می‌کند. با تحریک گیت،


تراپاک روشن می‌شود و جریان از بار عبور می‌نماید. در فاصله نیم سیکل منفی سیگنال ورودی، خازن درجهت منفی شارژ می‌شود و مانند قبلي دیاک را روشن کرده و تراپاک را در مسیر معکوس فعال می‌کند. شکل موج ورودی و شکل موج جریان عبوری از بار  $R_L$  را در شکل ۷-۴۷ مشاهده می‌کنید. زاویه هدایت SCR با تغییر مقاومت  $R$ ، قابل کنترل است.

کار عملی ۵


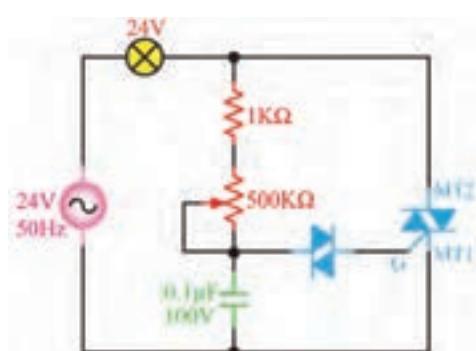
### مدار دیمیر با قطعات واقعی


**مواد، ابزار و تجهیزات:** منبع تغذیه یک دستگاه - اسیلوسکوپ یک دستگاه - بردبرد یک قطعه - دیاک یک عدد - تراپاک شماره BT ۱۳۶ یک عدد - مقاومت  $1K\Omega$ ،  $\frac{1}{4}$  وات یک عدد - لامپ ۲۴ ولت ۳ وات یک عدد - پتانسیومتر  $K\Omega$  ۵۰ یک عدد - ترانسفورماتور  $220/24$  ولت یک عدد - سیم‌های رابط به مقدار کافی



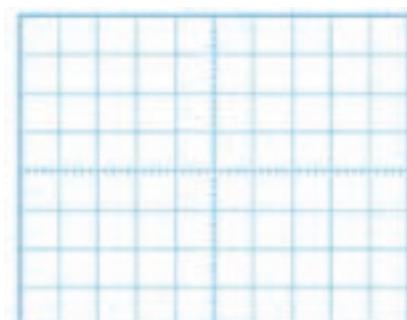
۷-۴۸ مدار کنترل فاز توسط دیاک و تراپاک

**نکته بسیار مهم اینمنی:** برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی، آزمایش مدار دیمیر را با ولتاژ ۲۴ ولت انجام دهید. این ولتاژ به وسیله ترانسفورماتور  $220/24$  ولت تأمین می‌شود. هنگام اتصال ترانسفورماتور به برق شهر، کلیه نکات اینمنی را رعایت کنید.

۱- مدار شکل ۷-۴۸ را روی بردبرد بیندید.  
۲- ولتاژ ثانویه ترانسفورماتور را به مدار وصل کنید.  
۳- سر متغیر پتانسیومتر را تغییر دهید. در نور لامپ چه تغییری ایجاد می‌شود؟ شرح دهید.....  
۴- شکل موج دو سر بار را به وسیله اسیلوسکوپ در دو حالت، مقدار اهم پتانسیومتر در حداقل و مقدار اهم پتانسیومتر در حد وسط بینید. شکل موج‌ها را با مقیاس مناسب (T/D و V/D روی محورها مشخص شود) در نمودارهای شکل ۷-۴۹ ترسیم کنید.



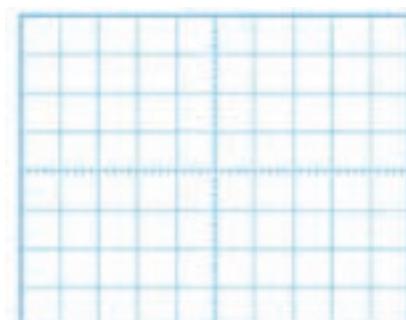ب) شکل موج دو سر بار، پتانسیومتر در حد وسط



الف) شکل موج دو سر بار، پتانسیومتر در حداقل

شکل ۷-۴۹ شکل موج دو سر بار

### الگوی پرسش


- ۱- DIAC اول کلمات انگلیسی ..... و به معنی ..... است.
- ۲- هنگام تحلیل عملکرد می‌توان ترایاک را معادل ..... که به طور موازی و در جهت ..... به هم وصل شده‌اند در نظر گرفت.
- ۳- قطعات ستون الف را با خط به نماد آنها درستون ب اتصال دهید.



غلط  صحیح

غلط  صحیح

۴- دایاک یک قطعه سه پایه است.

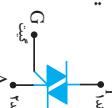

۵- نماد


مربوط به ترایاک است.

۶- در شکل ۷-۵۰ مدار تحریک یک ترایاک نشان داده شده است.

(الف) اگر کلید  $S_1$  را بیندیم و کلید  $S_2$  را لحظه‌ای فشار دهیم، آیا لامپ روشن می‌شود؟

(ب) کلید  $S_2$  را باز کنید آیا لامپ خاموش می‌شود؟

(پ) اگر پلاریته  $V_1$  و  $V_2$  هردو معکوس شوند، چند حالت برای روشن کردن لامپ وجود دارد؟ شرح دهید.

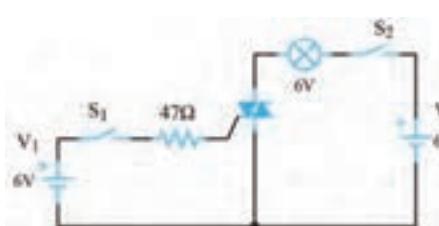

شکل ۷-۵۰


در ساعت غیر درسی مدار نرم افزاری دیاک و ترایاک را بیندید و نتیجه را در قالب یک گزارش ارائه دهید.

فعالیت


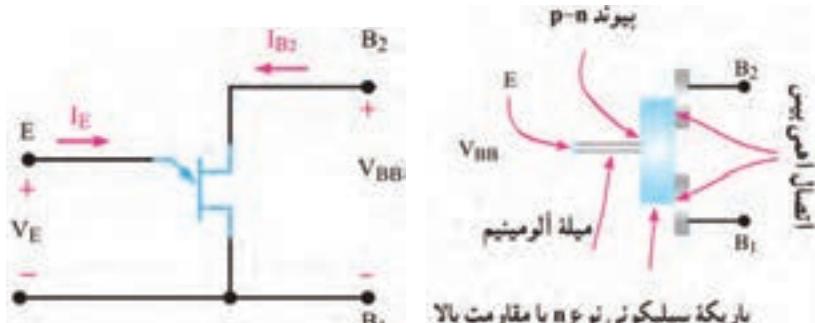
### ۷-۱۰ ترانزیستور تک اتصالی (Uni Junction Transistor) UJT

ترانزیستور تک اتصالی یا تک پیوندی (UJT) یک قطعه سه پایه است. در شکل ب و الف ۷-۵۱ ساختمانی کریستالی و نماد UJT و در شکل ظاهری UJT نشان داده شده است. ترمینال‌های UJT را امیتر (E)، بیس یک ( $B_1$ ) و بیس دو ( $B_2$ ) نام‌گذاری کرده‌اند.



باریکه سیلیکونی نوع II با مقاومت بالا

الف) ساختمان کریستالی


ب) علامت اختصاری

شکل ۷-۵۲ یک نمونه UJT

شکل ۷-۵۱ ساختمان کریستالی و علامت اختصاری UJT

همان طور که در شکل ۷-۵۱ مشاهده می‌کنید، میله‌ای از کریستال سیلیکونی با ناخالصی کم و مقاومت زیاد، ساختار اصلی UJT را تشکیل می‌دهد. به دو طرف این میله، دومیله آلومینیومی اتصال دارد که پایه‌های بیس یک (B<sub>1</sub>) و بیس دو (B<sub>2</sub>) را تشکیل می‌دهد. در قسمت وسط یک میله آلومینیومی متصل است که آن را امیتر (E) می‌نامند. به این ترتیب، یک پیوند PN در محل اتصال میله آلومینیومی و میله سیلیکونی نوع N به وجود می‌آید. وجود همین پیوند PN دلیل نام‌گذاری این قطعه به عنوان ترانزیستور تک پیوندی (UJT) است.

در شکل ۷-۵۳ مدار معادل UJT نشان داده شده است. یک مقاومت ثابت، یک مقاومت متغیر و یک دیود مدار معادل آن را تشکیل می‌دهد. متناسب با مقدار I<sub>E</sub> مقدار R<sub>B<sub>1</sub></sub> و R<sub>B<sub>2</sub></sub> ( مقاومت بین امیتر (E) و بیس دو (B<sub>2</sub>) ) تغییر می‌کند. مقاومت کل بین دو بیس از مجموع R<sub>B<sub>1</sub></sub> و R<sub>B<sub>2</sub></sub> به دست می‌آید. مقاومت بین دو بیس را (Inter Base Resistance) R<sub>BB</sub>=R<sub>B<sub>2</sub></sub>+R<sub>B<sub>1</sub></sub> مقدار می‌نامند. مقدار آن از رابطه زیر به دست می‌آید.

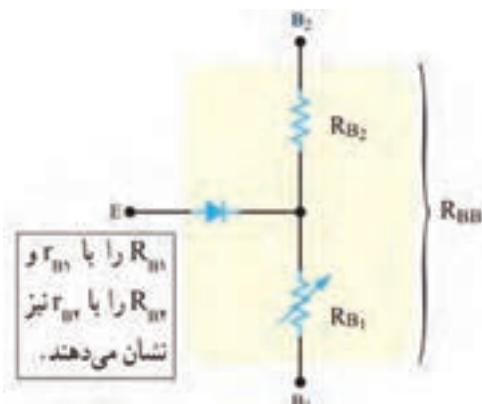

شکل ۷-۵۳ مدار معادل UJT

یک عدد UJT را در اختیار بگیرید. با استفاده از مولتی‌متر، پایه‌های آن را تشخیص دهید. مقدار مقاومت R<sub>B<sub>2</sub></sub> را اندازه بگیرید و یادداشت کنید. سپس از برگه اطلاعات (Data Sheet) کمیت‌های ذکر شده را استخراج کنید و با مقادیر اندازه گیری شده مقایسه نمایید. نتیجه را در قالب یک گزارش ارائه دهید.

#### فعالیت عملی




#### بایاس کردن UJT

هرگاه مطابق شکل ۷-۵۴ منبع ولتاژ V<sub>BB</sub> را بین دو بیس اتصال دهیم، ولتاژ V<sub>BB</sub> بین دو مقاومت R<sub>B<sub>1</sub></sub> و R<sub>B<sub>2</sub></sub> تقسیم ولتاژ می‌شود و در دو سر مقاومت R<sub>B<sub>1</sub></sub> و ولتاژی افت می‌کند که مقدار آن از رابطه زیر به دست می‌آید.

$$V_{PB1} = \frac{V_{BB} \times R_{B1}}{R_{B1} + R_{B2}} = \frac{V_{BB} \times R_{B1}}{R_{BB}}$$

اگر به شکل ۷-۵۴ توجه کنیم، در مسیر امیتر و B<sub>1</sub> افت ولتاژهای دوسر R<sub>B<sub>1</sub></sub> و ولتاژ پتانسیل سد دیود (V<sub>pn</sub>) وجود دارد. اگر این ولتاژ را با V<sub>P</sub> نشان دهیم، مقدار ولتاژ نیاز برای هدایت دیود EB از رابطه زیر به دست می‌آید.

$$V_P = V_R_{B1} + V_{PN}$$

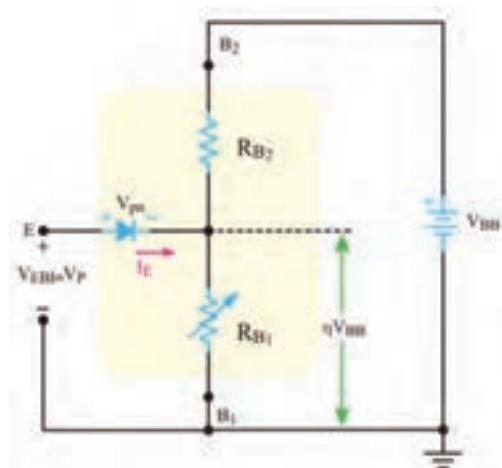

شکل ۷-۵۴ چگونگی بایاس نمودن UJT

ولتاژ هدایت دیود EB است. این ولتاژ را ولتاژ نقطه اوج نیز می نامند. وقتی ولتاژ امیتر بیس یک ( $V_{EB1}$ ) به  $V_p$  می رسد، اتصال PN هادی شده و جریان امیتر ( $I_E$ ) برقرار می شود و هدایت بین امیتر و بیس یک افزایش می یابد و مقاومت  $R_{B1}$  را کاهش می دهد.

فعالیت



برگه اطلاعات شکل ۷-۵۵ را مطالعه کنید و برخی از اطلاعات مربوط به UJT با شماره سری ۲N2646/۲N2647 را استخراج کنید و در جدول ۷-۲ بنویسید.

**2N2646 / 2N2647**

**PN Unijunction transistors**

**Silicon PN Unijunction transistors**

...designed for use in pulse and timing circuits, sensing circuits and thyristor trigger circuits. These devices feature:

- Low Peak Point Current 2 $\mu$ A (Max)
- Low Emitter Reverse Current 200nA (Max)
- Passivated Surface for Reliability and Uniformity


CASE 22A-01  
STYLE I

PN UJTs


**\*Maximum Ratings (TA=25°C unless otherwise noted)**

Rating	Symbol	Value	Unit
Power Dissipation	$P_D$	300	mW
RMS Emitter Current	$I_E(\text{RMS})$	60	mA
Peak Pulse Emitter Current	$I_E$	2	Amps
Emitter Reverse Voltage	$V_{B2E}$	30	Volts
Interbase Voltage	$V_{B2B1}$	35	Volts
Operating Junction Temperature Range	$T_J$	-65 to +125	°C
Storage Temperature Range	$T_{\text{stg}}$	-65 to +150	°C

\*Indicates JEDEC Registered Data.

شکل ۷-۵۵ قسمتی از برگه اطلاعات UJT


جدول ۷-۲

واحد	مقدار	معنی فارسی	کمیت مورد نظر	ردیف
			$P_D$	۱
			$I_E(\text{RMS})$	۲
			$I_E$	۳
			$V_{B2E}$	۴
			$V_{B2B1}$	۵


### کاربردهای UJT

از ترانزیستور UJT در نوسان‌سازها، مدارهای تریگر، کنترل کننده‌های فاز و مدارهای تایмер استفاده می شود، در این قسمت یک مورد از کاربردهای مهم UJT را توضیح می دهیم.

**نوسان‌ساز UJT:** در شکل ۷-۵۶ مدار یک نوسان‌ساز با ترانزیستور UJT نشان داده شده است. طرز کار مدار به این شرح است:

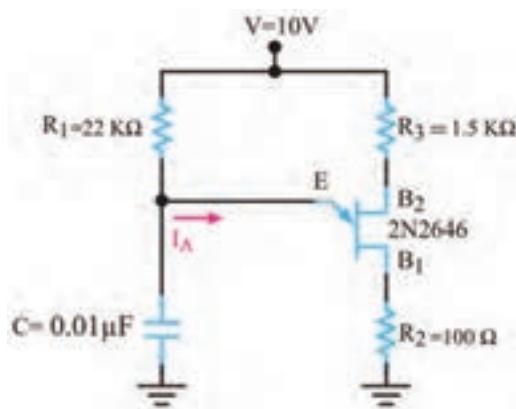

شکل ۷-۵۶ مدار نوسان ساز با UJT

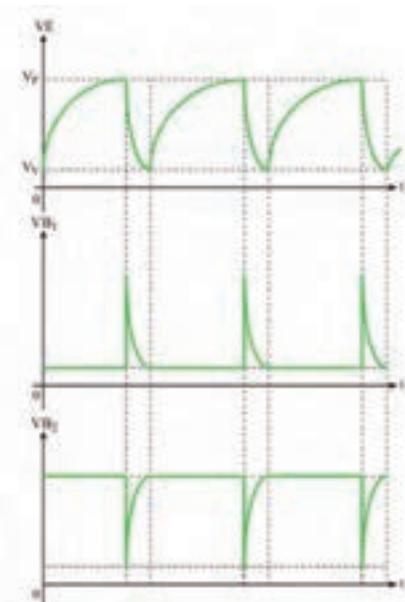

شکل ۷-۵۷ شکل موج پایه های UJT

✓ با وصل شدن خط تغذیه  $V$ , جریان از طریق مقاومت  $R_1$ , خازن  $C$  را به آهستگی شارژ می کند.

✓ با شارژ خازن، ولتاژ امیتر UJT (ولتاژ دوسر خازن) افزایش می یابد.

✓ به محض اینکه  $V_E$  به حدی می رسد که بتواند UJT را هادی کند، خازن  $C$  از طریق  $B_1$  و مقاومت  $R_2$  به سرعت خالی می شود.

✓ این جریان ممکن است ترانزیستور را بسوزاند لذا مقاومت  $R_2$  جریان ناشی از خالی شدن خازن را محدود می کند.

✓ شکل موج پایه های  $E$ ,  $B_1$  و  $B_2$  در شکل ۷-۵۷ نشان داده شده است.

✓ مقاومت  $R_2$  در تغییر فرکانس نقش کمی دارد، لذا به علت کم بودن این نقش، از آن صرف نظر شده است.

بحث کنید



فرکانس موج های مدار نوسان ساز به چه عواملی بستگی دارد؟ با همکار گروه خود بحث کنید و نتیجه را یادداشت کنید.

از شکل موج های ایجاد شده در چه مدارهایی استفاده می شود؟ تحقیق کنید و نتیجه را به کارگاه ارائه دهید.

پژوهش



مدار نوسان ساز UJT با قطعات واقعی

کار عملی ۶



هدف: بررسی شکل موج های تولیدی توسط نوسان ساز UJT

مواد، ابزار و تجهیزات: منبع تغذیه - اسیلوسکوپ - بردبرد - UJT با شماره ۲N۲۶۴۶ یک عدد -

مقاومت‌های  $22K\Omega$ ،  $1/5K\Omega$ ،  $100\Omega$  و  $1\mu\Omega$  از هر کدام یک

عدد - خازن  $10nf$  یک عدد - سیم‌های رابط

۱- مدار شکل ۷-۵۸ را روی بردبرد بیندید.

۲- ولتاژ تغذیه را به مدار وصل کنید.


۳- به وسیله اسیلوسکوپ، شکل موج ولتاژ پایه‌های  $E$ ،  $B_1$  و  $B_2$  را

با مقیاس مناسب و درج  $V/D$  و  $T/D$  روی محورهای مختصات در

نمودارهای شکل ۷-۵۹ ترسیم کنید.

۴- زمان تناوب موج‌ها را اندازه بگیرید و فرکانس موج‌ها را محاسبه

و یادداشت کنید.

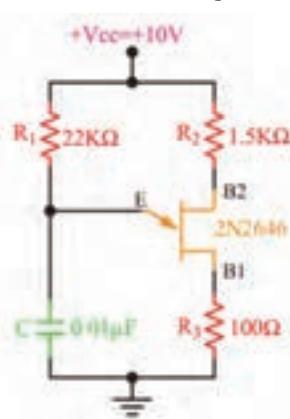

شکل ۷-۵۸ مدار نوسان‌ساز

$$T_E =$$


$$TB_1 =$$

$$TB_2 =$$

$$F_E =$$

$$FB_1 =$$

$$FB_2 =$$

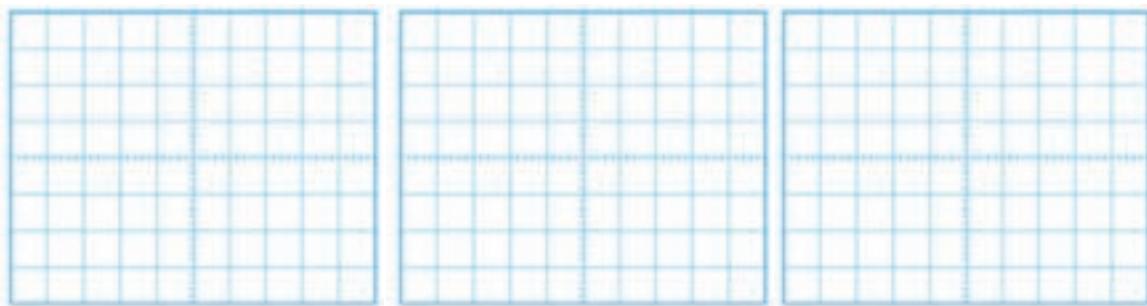

ب) شکل موج  $B_2$

ب) شکل موج  $B_1$

الف) شکل موج  $E$

شکل ۷-۵۹ شکل موج پایه‌های UJT

### الگوی پرسش

۱- UJT اول کلمات انگلیسی..... و به معنی..... است.

۲- UJT را می‌توان معادل یک ..... و دو مقاومت درنظر گرفت.

۳- ساختمان کریستالی و معادل دیودی UJT را رسم کنید.

## ۷-۱۱ ترانزیستور تک قطبی قابل برنامه‌ریزی


### (Programmable UniJunction Transistor) PUT

PUT یک ترانزیستور تک قطبی قابل برنامه‌ریزی است. ساختمان داخلی آن از چهار لایه نیمه‌هادی نوع P و N تشکیل شده است. برخلاف تشابه اسمی که بین PUT و UJT وجود دارد، ساختمان داخلی و شیوه کار آنها کاملاً متفاوت و تا حدودی مشابه دیودهای چهار لایه است. در شکل الف - ۷-۶۰ ساختمان کریستالی PUT

نشان داده شده است. در شکل ب - ۷-۶۰ نماد (علامت اختصاری) PUT را مشاهده می کنید. دو نمونه PUT را در شکل پ - ۷-۶۰ مشاهده می کنید.


با مراجعه به رسانه های مختلف، علت نام گذاری این ترانزیستور تحت عنوان قابل برنامه ریزی را بباید و در قالب یک گزارش ارائه دهید.

جست و جو

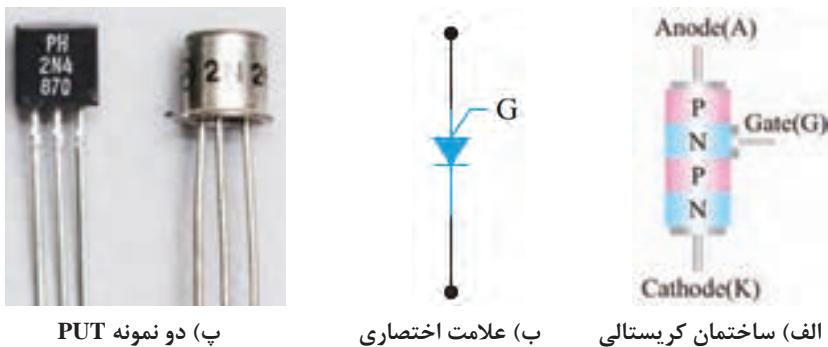

پ) دو نمونه PUT

ب) علامت اختصاری

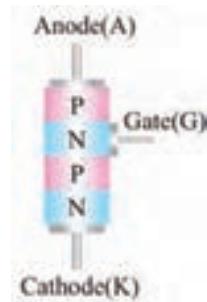

الف) ساختمان کریستالی

شکل ۷-۶۰ ساختمان کریستالی، علامت اختصاری و دو نمونه PUT


همان طوری که در شکل الف ۷-۶۰ مشاهده می شود، این قطعه چهار لایه PNPN و یک گیت دارد که گیت به لایه N میانی متصل است. این قطعه در واقع نوعی SCR از نوع گیت آندی است.

### بایاس کردن PUT

نحوه بایاس کردن PUT در شکل ۷-۶۱ نشان داده شده است. ولتاژ  $V_{BB}$  بین دو مقاومت  $R_{B1}$  و  $R_{B2}$  تقسیم می شود و پتانسیل گیت را نسبت به کاتد همواره مثبت می کند. وقتی ولتاژ آند حدود ۰/۷ ولت بیشتر از پتانسیل گیت شود، اتصال PN موجود بین آند و گیت هادی می شود و PUT را روشن می کند.

### نوسان ساز

در شکل ۷-۶۲ نوسان ساز PUT را مشاهده می کنید. با وصل کردن منبع تغذیه، خازن C از طریق R شروع به شارژ شدن می کند. وقتی ولتاژ دوسر خازن به ولتاژ وصل PUT بررسد آن را روشن می کند. با روشن شدن PUT، خازن به سرعت از طریق  $R_K$  و  $R_{B1}$  خالیه می شود. وقتی ولتاژ خازن به یک سطح پایین نزول کرد، PUT بار دیگر خاموش می شود و سیکل شارژ دوباره تکرار می گردد. شکل موج پایه های آند، کاتد و گیت این نوسان ساز شبیه نوسان ساز UJT است.

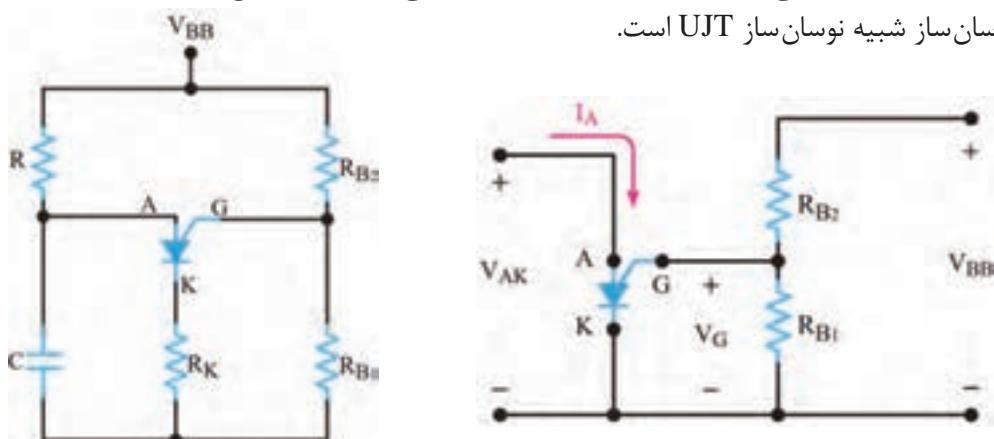

شکل ۷-۶۲ مدار نوسان ساز با PUT

شکل ۷-۶۱ چگونگی بایاس نمودن PUT

فعالیت



با مراجعه به رسانه‌های مختلف مشخصات یک نمونه ترانزیستور UJT و PUT را از برگه اطلاعات آنها استخراج کنید و سپس عملکرد آنها را در یک جدول با هم مقایسه کنید. نتیجه را در قالب گزارش ارائه دهید.

بحث کنید



فرکانس موج‌های مدار نوسان‌ساز به چه عواملی بستگی دارد؟ با همکار گروه خود بحث کنید و نتیجه را یادداشت کنید.

کار عملی ۷



### مدار نوسان‌ساز PUT در نرم‌افزار

هدف: بررسی شکل موج‌های تولیدی توسط نوسان‌ساز PUT

**مواد، ابزار و تجهیزات:** نرم‌افزار مولتی‌سیم یا هر نرم‌افزار مناسب دیگر- رایانه - لوازم التحریر

۱- نرم‌افزار مولتی‌سیم یا هر نرم‌افزار مناسب دیگر را راهاندازی کنید.


۲- مدار شکل ۷-۶۳ را در محیط نرم‌افزار بیندید.

۳- کلید S<sub>۱</sub> را وصل کنید و با ولتمتر نرم‌افزار، ولتاژ گیت نسبت به زمین را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_G = \text{ولت}$$

۴- کلید S<sub>۱</sub> را وصل کنید ولتاژ آند ( ولتاژ دو سر خازن) به حدود چند ولت برسد، PUT هدایت می کند؟

۵- به وسیله اسیلوسکوپ نرم‌افزار، شکل موج ولتاژ پایه‌های آند (دو سر خازن C<sub>۱</sub>)، گیت و کاتد نسبت به زمین را مشاهده کنید سپس در نمودارهای شکل ۷-۶۴ ترسیم کنید.

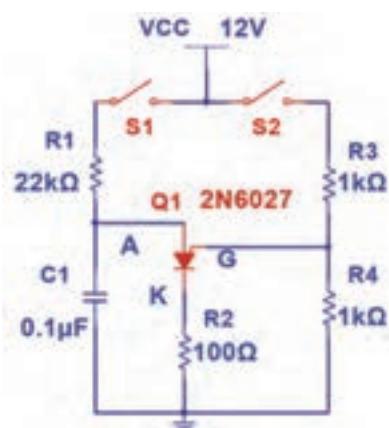

شکل ۷-۶۳ مدار آزمایش

T=..... زمان تناوب موج‌ها را اندازه بگیرید و فرکانس موج‌ها را محاسبه و یادداشت کنید.  
F = .....

فعالیت‌گروهی




چگونگی عملکرد مدار شکل ۷-۶۳ را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید، سپس نحوه تولید شکل موج در این نوسان‌ساز را در قالب یک گزارش ارائه دهید.

پژوهش



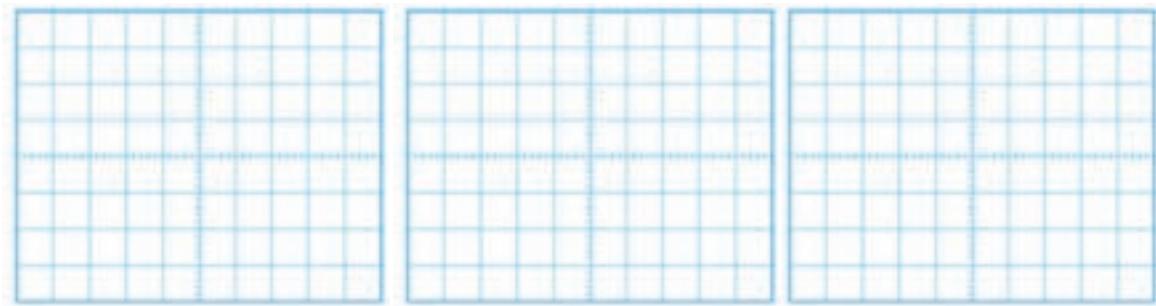با جستجو در فضای مجازی، موارد کاربرد PUT را بیابید.



پ) شکل موج کاتند

ب) شکل موج گیت

الف) شکل موج آند

شکل موج پایه‌های PUT

### الگوی پرسش

- ۱- PUT اول کلمات انگلیسی ..... و به معنی ..... است.
- ۲- PUT همان SCR از نوع گیت آندی است.  صحیح  غلط
- ۳- ساختمن کریستالی و نماد مداری PUT را رسم کنید.  
مدار نوسان‌ساز شکل ۷-۶۳ چه کاربردی دارد؟

## ۷-۱۲ پروژه ساخت مدار رله جامد صنعتی



شکل ۷-۶۵ یک نمونه رله جامد صنعتی

### ساختار و مدار داخلی

رله جامد یا SSR (Solid State Relay) مجموعه‌ای از قطعات الکترونیکی است که به جای رله‌های الکترومکانیکی استفاده می‌شود. با این تفاوت که هیچ قطعه مکانیکی یا متحرکی ندارد. از رله جامد در مدارهای صنعتی برای عمل سوئیچ زنی استفاده می‌کنند. با اعمال ولتاژ کم به پایه‌های کنترل رله جامد، می‌توان یک ولتاژ و جریان بالا را از طریق پایه‌های خروجی قطع و وصل کرد. چون رله جامد هیچ قطعه مکانیکی متحرکی ندارد، در آنها خوردگی و فرسودگی مکانیکی ایجاد نمی‌شود. به همین دلیل طول عمر بیشتری در مقایسه با رله‌های الکترومکانیکی دارند.

همچنین سرعت قطع و وصل در رله‌های جامد بسیار بالاتر از رله‌های الکترومکانیکی بوده و در زمان قطع و وصل، صدا و جرقه الکتریکی ایجاد نمی‌کند. در شکل ۷-۶۵ یک نمونه از رله جامد صنعتی را مشاهده می‌کنید.

**شرح پروژه:** نقشه فنی مدار رله در شکل ۷-۶۶ رسم شده است. به ورودی مدار ولتاژ DC اعمال می‌شود و از طریق خروجی می‌توان به مدارهای مورد نظر فرمان داد. اگر به ورودی کنترل سوئیچ یک ولتاژ مستقیم از ۵ تا ۱۲ ولت بدهیم، ترایاک موجود در خروجی رله روشن می‌شود. ترایاک می‌تواند ولتاژ متناوب تا حدود ۶۰ ولت با حداکثر جریان ۵ آمپر را قطع و وصل کند. از آنجایی که از اپتوکوپلر (Opto Coupler) برای جداسازی بین ورودی و خروجی مدار بخش کلیدزنی، استفاده شده است، این دو بخش هیچ‌گونه ارتباط الکتریکی با یکدیگر ندارند.


این قطعه از طریق کوپلر نوری دستورات ورودی مدار کنترل را به سوئیچ خروجی منتقل می‌کند. در شکل ۷-۶۷ چند نمونه از مدارهای مجتمع اپتوکوپلر را مشاهده می‌کنید. با اعمال ولتاژ به ورودی اپتوکوپلر یک دیود نوری در داخل آن روشن می‌شود و نور را به محل پیوند یک قطعه الکترونیکی مانند ترانزیستور می‌تاباند. تابش نور باعث روشن شدن و هدایت ترانزیستور می‌شود. یعنی ورودی و خروجی اپتوکوپلر از نظر الکتریکی از هم جدا هستند و ارتباط آنها توسط پرتو نور انجام می‌گیرد.

نکته

برای راه اندازی رله جامد باید حتماً تغذیه AC و بار خروجی به رله وصل باشد تا رله عمل کند. چرا؟



شکل ۷-۶۷ چند نمونه اپتوکوپلر

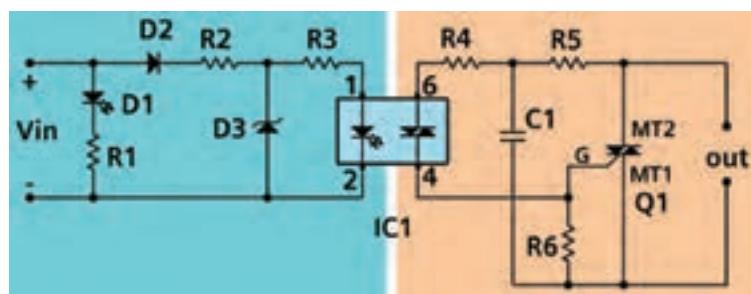

شکل ۷-۶۶ نقشه شماتیک رله جامد

**شرح مدار داخلی رله جامد:** با اتصال صحیح ولتاژ به ورودی رله دیود  $D_1$  (LED) روشن می‌شود. اگر ولتاژ ورودی با پلاریته معکوس وصل شود، دیود  $D_2$  مانع آسیب رسیدن به اپتوکوپلر در اثر ولتاژ معکوس می‌شود. مقاومت  $R_2$  و دیود زنر  $D_3$  مدار ثبیت‌کننده ولتاژ است. این مدار ولتاژ ورودی ۵ الی ۱۲ ولت را به ولتاژ ثابت  $3/2$  ولت تبدیل می‌کند. درصورتی که به ورودی اپتوکوپلر ولتاژی حدود  $1/2$  ولت با جریان بیشتر از ۵ میلی‌آمپر وصل شود باعث هدایت دیاک داخلی اپتوکوپلر در پایه‌های خروجی (۴ و ۶) اپتوکوپلر می‌شود. با هدایت دیاک داخل اپتوکوپلر، ولتاژ پایه MT2 ترایاک از طریق مقاومت‌های  $R_4$  و  $R_5$  به گیت G ترایاک

می‌رسد و آن را روشن می‌کند . مقاومت  $R_4$  برای جلوگیری از روشن شدن خود به خود ترایاک است. حافظه  $C_1$  نیز برای از بین بردن و جلوگیری از تأثیر نویز بر روی گیت ترایاک به کار رفته است. ترایاک به عنوان قطعه کلید زنی اصلی بوده و مانند یک کلید، ترمینال‌های خروجی را به هم وصل می‌کند. می‌توان به جای MOC3021 از اپتوکوپلهای MOC3022 یا MOC3023 نیز استفاده کرد.

بحث کنید



با اعضای گروه خود درباره نقش سایر قطعات موجود در مدار بحث کنید و نتیجه را در قالب یک گزارش ارائه دهید.

### ✓ فهرست قطعات مورد نیاز مدار: قطعات مورد نیاز پروژه در جدول ۷-۳ آورده شده است.

جدول ۷-۳

قطعه	مشخصات	قطعه	مشخصات
$R_1, R_5$	$2/2K\Omega - 1/4W$	$D_1$	دیود LED قرمز ۵ میلی‌متری
$R_2$	$120\Omega - 1W$	$D_2$	۱N4007
$R_3$	$240\Omega - 1/4W$	$D_3$	دیود زنر $3/3V$ با توان $1/4W$
$R_4$	$180\Omega - 1/4W$	$Q_1$	ترایاک BT ۱۳۸
$R_6$	$10K\Omega - 1/4W$	$IC_1$	اپتوکوپلر MOC3021
$C_1$	$100nF - 400V$	$TB_1, TB_2$	ترمینال ۵mm


نکته



در صورتی که بخواهید از رله جهت قطع و وصل جریان‌های بیشتر از ۲ آمپر استفاده کنید، باید ترایاک را مانند شکل ۷-۶۸ روی گرمگیر نصب کنید. توجه داشته باشید که بدنه فلزی ترایاک BT138 از داخل قطعه به پایه MT<sub>2</sub> متصل است. لذا باید قسمت فلزی قطعه با بدنه گرمگیر (Heatsink) توسط طلق مخصوص و خمیر سیلیکونی از نظر الکتریکی عایق شود.


### طرح مدار چاپی و نقشه چیدمان قطعات

طرح نمونه فیبر مدار چاپی در ابعاد ۴۰ میلی‌متر در ۸۵ میلی‌متر در شکل ۷-۶۹ آورده شده است. در شکل ۷-۷۰ چگونگی چیدمان قطعات بر روی فیبر مدار چاپی را مشاهده کنید.

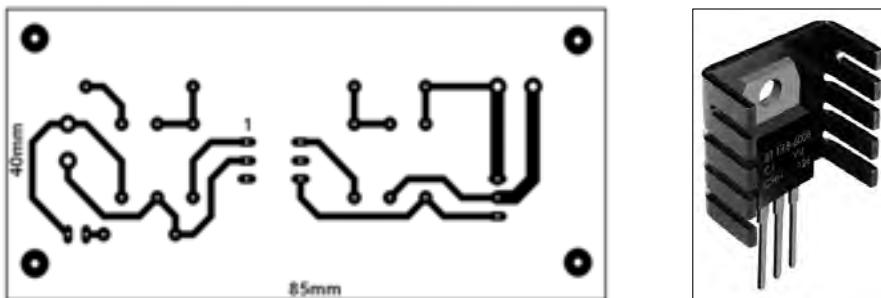

شکل ۷-۶۹ طرح مدار چاپی پروژه

شکل ۷-۶۸ تراپاک متصل شده به گرمایی

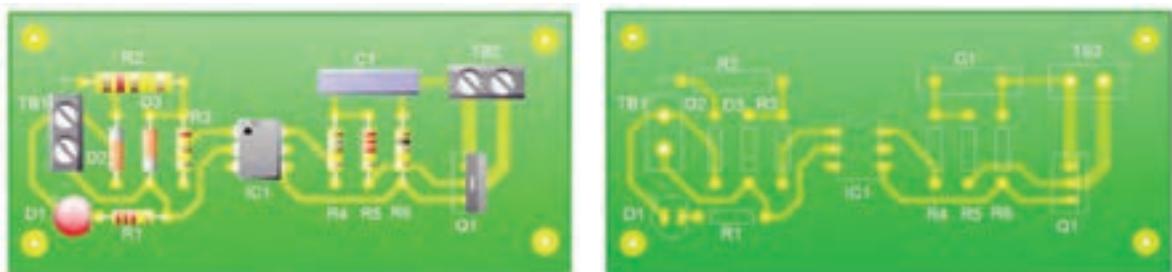


شکل ۷-۷۰ راهنمای چیدمان قطعات روی برد

### تست پروژه

بعد از مونتاژ مدار و اتمام لحیم کاری، فیبر را توسط اسپری خشک تمیز کنید تا فیبر از هرگونه روغن لحیم پاک شود سپس اقدام به تست مدار کنید. برای تست مدار از ترانسفورماتور ۲۲۰ ولت به ۲۴ ولت با جریان دهی ۲ آمپر و یک لامپ ۲۴ ولت استفاده کنید. مطابق شکل ۷-۷۱ با استفاده از باتری ۹ ولتی و یک کلید، مدار ورودی را فعال کنید. با وصل کردن کلید S<sub>1</sub> لامپ متصل شده به خروجی رله جامد در خروجی روشن و با قطع کردن کلید لامپ خاموش می‌شود. قطع و وصل کلید را چند بار تکرار کنید تا از عملکرد صحیح مدار اطمینان حاصل نمایید. قرار دادن پروژه در داخل یک جعبه عایق مناسب، می‌تواند اینمی بیشتری را فراهم کند و باعث بالا رفتن طول عمر آن شود.

**توجه:** مدارهای داده شده صرفاً به خاطر آموزش فرایند اجرای پروژه رسم شده است. برای اجرای پروژه لازم است با توجه به کار عملی شماره ۸، طراحی مدار چاپی را با ابعاد تعریف شده، خودتان انجام دهید.

توانش ۲۲۰ ولت به ۲۴ ولت ۲ آمپری

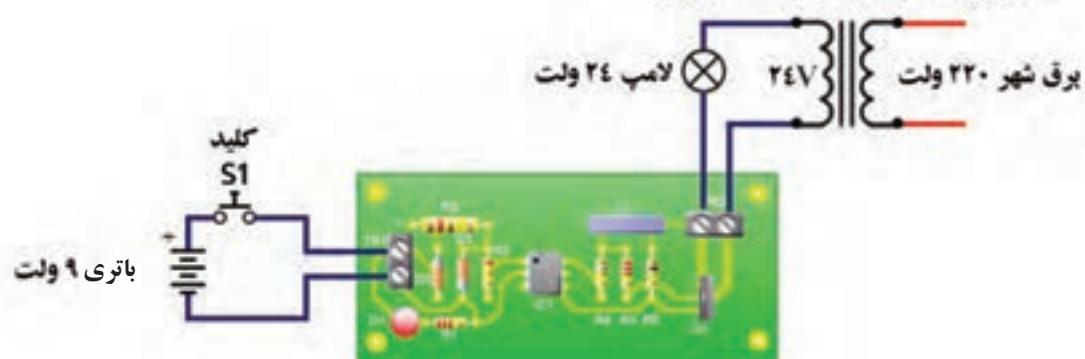

شکل ۷-۷۱ تست صحت عملکرد مدار

## آماده سازی پروژه



**مواد، ابزار و تجهیزات:** رایانه - نرم افزار مناسب - فیبر مسی - کاغذ گلاسه - پرینتر - ابزار اسید کاری - ابزار لحیم کاری - قطعات مطابق نقشه پروژه - منبع تغذیه - مولتی متر - جعبه مناسب  
**مراحل اجرای کار:**

- ۱- نرم افزار آلتیوم دیزاینر یا هر نرم افزار مناسب دیگر را راه اندازی کنید.
- ۲- نقشه فنی مدار شکل ۷-۶۶ را در نرم افزار رسم کنید.
- ۳- طرح مدار چاپی نقشه را در ابعاد  $6\text{ cm} \times 5\text{ cm}$  آماده کنید.
- ۴- طرح **pcb** و نقشه شماتیک را ذخیره کنید.
- ۵- از طرح **pcb** پرینتی تهیه کنید.
- ۶- با رعایت کلیه نکات ایمنی، طرح **pcb** را با روش مناسب به روی فیبر انتقال دهید.
- ۷- بُرد آماده شده را اسید کاری کنید. پس از پایان اسید کاری، با احتیاط برد را از اسید بیرون کشیده و آن را تمیز کنید.
- ۸- با ابزار مناسب، فیبر را سوراخ کاری کنید.
- ۹- قطعات را از نظر صحت عملکرد آزمایش کنید، سپس با رعایت تمام قوانین و مقررات استاندارد، قطعات را مونتاژ کنید.
- ۱۰- مدار مونتاژ شده را با نظارت مربی کارگاه، مورد آزمایش قرار دهید.
- ۱۱- دستگاه را در جعبه مناسب بگذارید.

**الگوی آزمون نظری پایان واحد یادگیری (۷)**

- ۱- نماد (علامت اختصاری) قطعات زیر را رسم کنید و نام پایه های هر قطعه را مشخص کنید.

الف) دیود چهار لایه ب) ترایاک      پ) PUT      ت) UJT

- ۲- ساختمان کریستالی و علامت اختصاری SCR را رسم کنید و روش روشن کردن آن را شرح دهید.

- ۳- ساختمان کریستالی شکل ۷-۷۲ مربوط به کدام قطعه است؟

۱) دیاک      ۲) ترایاک      ۳) SCR      ۴) PUT


- ۴- مدار معادل ترایاک را با دو SCR رسم کنید و روش های روشن کردن آن را شرح دهید.

- ۵- SCR فقط در نیم سیکل مثبت و ترایاک در هر دو نیم سیکل مثبت و منفی وصل می شود.

غلط       صحیح

- ۶- PUT همان SCR گیت آندی است. صحیح

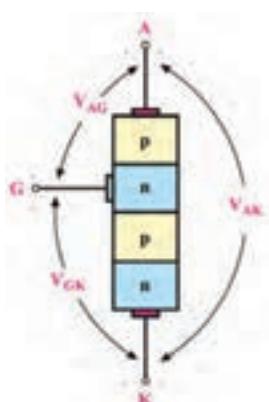- ۷- در PUT هرگاه پتانسیل آند  $7.0\text{ V}$  ولت بیشتر از پتانسیل گیت شود



غلط

صحیح

وصل می کند.

۸- SSR اول کلمات انگلیسی ..... و به معنی ..... است.

## الگوی آزمون نرم افزاری پایان واحد یادگیری (۷)


۱- نرم افزار مولتی سیم یا هر نرم افزار مناسب دیگر را راه اندازی کنید.

۲- مدار شکل ۷-۷۳ را در محیط نرم افزار بیندید.

۳-  $R_P$  را در صفر درصد قرار دهید سپس کلید  $S_1$  را وصل کنید. آیا لامپ روشن می شود؟ علت را شرح دهید.


۴- به تدریج سر متغیر پتانسیومتر را تغییر دهید. در مرحله ای لامپ روشن می شود. علت را شرح دهید.

۵- بعد از روشن شدن لامپ، آیا می توان با تغییر مقاومت پتانسیومتر، لامپ را خاموش نمود؟ این موضوع را تجربه کنید و علت را شرح دهید.

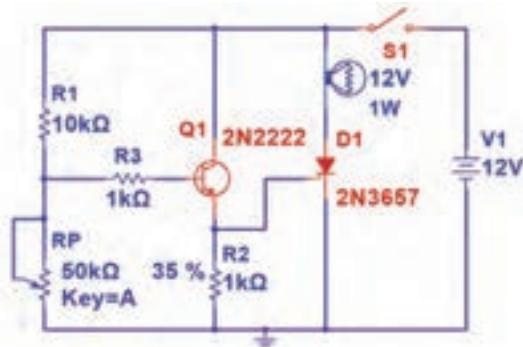

شکل ۷-۷۳

## الگوی آزمون با قطعات واقعی پایان واحد یادگیری (۷)

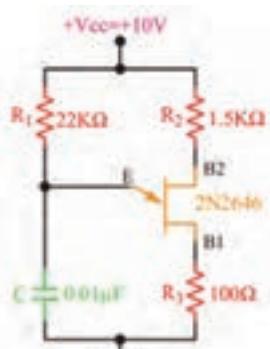


شکل ۷-۷۴

۱- مدار شکل ۷-۷۴ را روی برد بیندید.

۲- ولتاژ تغذیه را به مدار وصل کنید.

۳- به وسیله اسیلوسکوپ، شکل موج ولتاژ پایه های  $E$ ,  $B_1$  و  $B_2$  را در نمودارهای شکل ۷-۷۵ ترسیم کنید.

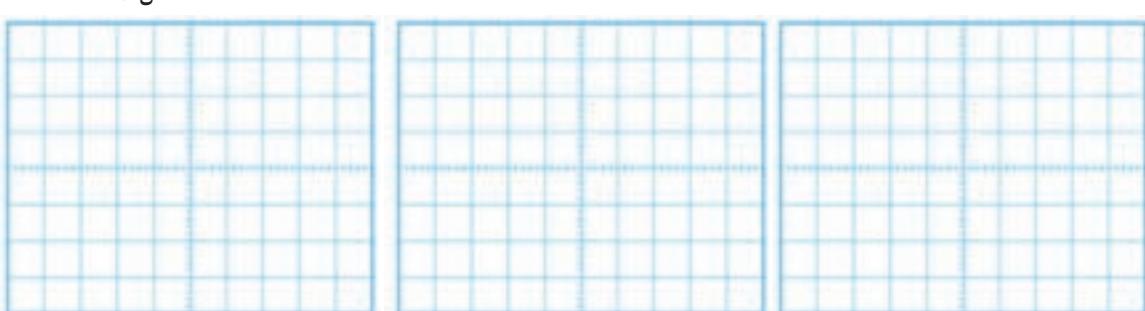۴- زمان تناوب موج ها را اندازه بگیرید و فرکانس موج ها را محاسبه و یادداشت کنید.



(پ) شکل موج کاتد

ب) شکل موج گیت

الف) شکل موج آند

شکل ۷-۷۵

## ارزشیابی شایستگی ساخت پروژه کاربردی الکترونیک صنعتی

### شرح کار:

- ۱- تشریح ساختمان مداری و ترسیم نماد فنی قطعات الکترونیک صنعتی
- ۲- تشریح عملکرد مدارهای با قطعات الکترونیک صنعتی
- ۳- آزمایش مدارهای کاربردی با قطعات الکترونیک صنعتی در محیط نرم افزار
- ۴- آزمایش مدارهای کاربردی با قطعات واقعی
- ۵- ساخت پروژه کاربردی الکترونیک صنعتی
- ۶- راه اندازی نهایی پروژه

### استاندارد عملکرد: شاخص‌ها:

- تشریح ساختمان مداری و ترسیم نماد فنی قطعات الکترونیک صنعتی (۵ دقیقه)
- ۱- تشریح عملکرد مدارهای با قطعات الکترونیک صنعتی (۱۰ دقیقه)
- ۲- آزمایش مدارهای کاربردی با قطعات الکترونیک صنعتی در محیط نرم افزار (۲۰ دقیقه)
- ۳- آزمایش مدارهای کاربردی با قطعات واقعی الکترونیک صنعتی (۳۰ دقیقه)
- ۴- آزمایش مدارهای کاربردی با قطعات واقعی الکترونیک صنعتی (۵۰ دقیقه)
- ۵- ساخت پروژه کاربردی الکترونیک صنعتی (۳۰ دقیقه)
- ۶- راه اندازی نهایی پروژه (۲۰ دقیقه)

### شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

مکان مناسب انجام کار با کف عایق یا آنتی استاتیک - نور مناسب برای کارهای ظریف - ابعاد حداقل ۶ متر مربع و دارای تهویه یا پنجره - دمای طبیعی (۲۷°C - ۲۷°C) و مجهز به وسایل اطفای حریق - میز کار استاندارد با ابعاد L۱۸۰\*D۸۰\*H۸۰ cm - مجهز به فیوز حفاظت جان - فرد با لباس کار - انجام کار در حال نشسته یا ایستاده - رابانه - برگه اطلاعاتی قطعات - لوازم التحریر - وسایل سوراخ کاری فیبر - وسایل مونتاژ - قطعات پروژه - اسیلوسکوپ - سیگنال ژنراتور - منبع تغذیه

ردیف	مراحل کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	تشریح ساختمان و ترسیم نماد فنی قطعات الکترونیک صنعتی	۱	
۲	تشریح عملکرد مدارهای با قطعات الکترونیک صنعتی	۲	
۳	آزمایش مدارهای کاربردی با قطعات الکترونیک صنعتی در محیط نرم افزار	۲	
۴	آزمایش مدارهای کاربردی با قطعات واقعی الکترونیک صنعتی	۲	
۵	ساخت پروژه کاربردی الکترونیک صنعتی	۲	
۶	راه اندازی نهایی پروژه	۲	
	شاخص‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: ۱- محافظت از دستگاه‌ها ۲- دقت و مسئولیت پذیری ۳- شایستگی تفکر و یادگیری مدام‌العمر ۴- کار گروهی ۵- رعایت نکات ایمنی و زیست محیطی	۲	
*	میانگین نمرات * حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.		

## واحد یادگیری ۸

### تنظیم گزارش کار و مستندسازی

#### آیاتا به حال فکر کرده اید:



- مفهوم تنظیم گزارش کار و مستندسازی چیست و چه کاربردی دارد؟
- چگونه می توانیم گزارش کار مرتبط با فعالیت های آزمایشگاهی را بنویسیم؟
- چگونه می توانیم گزارش کار مرتبط با اجرای پروژه را تنظیم کنیم؟
- گزارش کارهای آزمایشگاهی، کارگاهی و پروژه ای تا چه مدت اعتبار دارد؟
- ساختار گزارش فعالیت های عملی کارگاهی و آزمایشگاهی چه اجزایی دارد؟
- مخاطبان و کاربران گزارش کارهای فعالیت های عملی چه کسانی هستند؟
- یک گزارش کار فعالیت های عملی چگونه مستندسازی و به روز می شود؟
- برای تنظیم گزارش کار فعالیت های عملی با چه مشکلاتی مواجه می شوید؟

معمولاً هنگامی که می خواهند موضوعی را به ما آموزش دهند، اولین سؤالی که مطرح می شود این است که این موضوع چه کاربردی دارد. هنگامی که شما برای تعمیر یک دستگاه مراجعه می کنید، اولین سؤالی که می پرسید این است که آیا این دستگاه از نظر تعمیرات سابقه ای دارد یا خیر؟ در این پرسش، مفهوم داشتن گزارش کار و مستندسازی وجود دارد. یعنی از صاحب دستگاه می خواهید اطلاعاتی را در اختیار شما قرار دهد تا بر مبنای آن بتوانید در اجرای مطلوب تعمیرات از آن استفاده کنید. همچنین هنگامی که می خواهید در یک کلاس درس برای اولین روز شروع به تدریس کنید، از هنرجویان می پرسید تا به حال چه مباحثی را در ارتباط با موضوع تدریس فراگرفته اید و از آنها می خواهید از پیشینه آموزش خود گزارشی ارائه دهند تا بتوانید بر مبنای آن تدریس را آغاز کنید. این نوع گزارش ها می تواند به صورت شفاهی، کتبی یا اینترنتی باشد. در این واحد یادگیری ابتدا به انواع گزارش ها و چارچوب ویژگی ها و روش تدوین آنها می پردازیم. در ادامه، چگونگی تکمیل جداول و نمودارها را آموزش می دهیم. همچنین نحوه تنظیم فرایند پیشرفت کار، مشکلات، چالش ها و جمع بندی، یکی دیگر از مواردی است که مورد بررسی قرار می گیرد. در نهایت مستندسازی را خواهیم آموخت. مانند سایر واحدهای یادگیری، فرایندهای علاوه بر کسب مهارت در تنظیم و تدوین گزارش کار باید شایستگی های غیر فنی مانند رعایت نکات ایمنی و بهداشتی، کارگروهی، مسئولیت پذیری، رعایت نظم و ترتیب، و اخلاق حرفه ای را که از اهمیت ویژه ای برخوردار است یاد بگیرد و در تمام مراحل کار باید رعایت کند.


#### استاندارد عملکرد

تنظیم کلیه مستندات مربوط به اجرای فعالیت های عملی و نرم افزاری مانند انتخاب چارچوب مناسب، تکمیل جداول، رسم نمودارها، خلاصه گزارش کار و جداول

## ۱-۸ مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز

لوازم التحریر - رایانه - نمون برگ‌های مرتبط - فضای آموزشی و تجهیزات مرتبط با آن مشخصات فنی تجهیزات و تعداد آن در سند برنامه درسی آمده است.

## ۲-۸ چارچوب تدوین گزارش کار

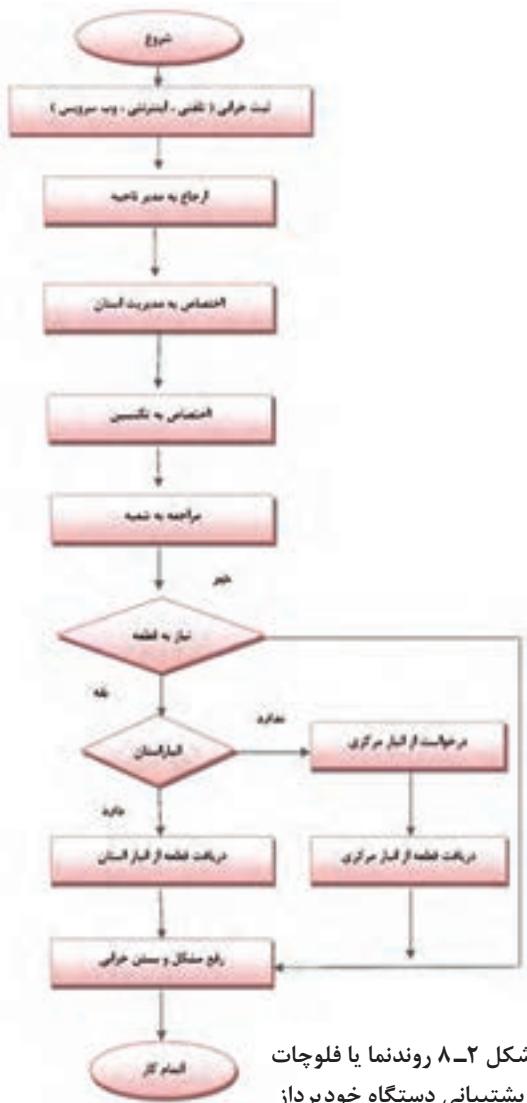

### ضرورت تدوین گزارش کار

یکی از فرایندهای اجرای هر نوع فعالیتی، تنظیم گزارش کار است. همیشه برای افراد این سوال مطرح است که اصولاً گزارش کار چه ساختار و ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ چگونه متناسب با نوع کاری که انجام می‌دهیم گزارش کاری ویژه آن فعالیت را تدوین کنیم؟ از آنجا که در این درس بیشتر به فعالیت‌های کارگاهی، آزمایشگاهی و پروژه‌ای پرداخته‌ایم، باید بتوانیم برای هر موضوع گزارش کار نیز تهیه کنیم. همان‌طور که می‌دانید در کتاب درسی ساخت پروژه (بردهای الکترونیکی دستگاه) تعدادی پروژه کاربردی به اجرا درمی‌آید. همچنین برای اجرای مفاهیم مرتبط با پروژه ضرورت دارد تعدادی فعالیت آزمایشگاهی، کارگاهی و نرم‌افزاری نیز اجرا شود. ازین‌رو چارچوب ما در این واحد یادگیری، آموزش چگونگی تدوین گزارش کار مطلوب و نزدیک به استاندارد در زمینه‌های مرتبط با موضوع درسی است. از سوی دیگر شما در فرایند اجرای کار، تاکنون گزارش‌هایی را به صورت فعالیت مستقل یا در هم تنیده برای برخی از فعالیت‌های مرتبط با پروژه‌ها تهیه کرده‌اید. یادآوری می‌شود که مبحث تنظیم گزارش کار یکی از مباحث مرتبط با شایستگی‌های غیرفنی است که در زندگی روزمره به آن نیاز دارید. مثلاً اگر بخواهید درخواستی برای شروع به کار در یک مرکز دولتی یا خصوصی بدھید، از شما رزومه یا مجموعه سوابق آموزشی و کاری را که داشته‌اید می‌خواهند. در این شرایط شما باید بتوانید آن را در قالب یک گزارش تدوین و ارائه دهید شکل ۸-۱.

### ویژگی‌های پروژه، کار عملی و آزمایش

برای درک چگونگی تنظیم یک گزارش کار لازم است

ابتدا شرح وظایف را داشته باشیم. به عبارت دیگر روند نما یا فرایند اجرای کار باید از پیش تعریف شود تا بر مبنای آن بتوانیم گزارش کار مربوطه را تدوین کنیم، شکل ۲-۸.

**تعريف پروژه و فرایند اجرای آن:** همان طور که اشاره کردیم، این واحد یادگیری تأکید بر گزارش کار پروژه دارد. از این رو چارچوب و ملاک را بر تدوین گزارش کار پروژه قرار می‌دهیم. پروژه دارای ویژگی‌هایی است که بر اساس نیاز و ضرورت تعریف می‌شود. تمام پروژه‌ها دارای چارچوب کلی مشترک هستند. در جدول ۸-۱ چارچوب و ساختار کلی پروژه آمده است.

**بارش فکری:** از طریق بارش فکری با توجه به شکل ۲-۸ برای فرایند اجرای یکی از پروژه‌ها، فلوچارت تهیه کنید.

### جدول ۸-۱ چارچوب و ساختار پروژه

ردیف	عنوان	مثال
۱	نام پروژه	ساخت برد الکترونیک صنعتی
۲	تاریخ اجرای پروژه	از ۹۶/۰۸/۰۱ تا ۹۶/۰۷/۰۱
۳	هدف کلی پروژه	تأمین نیازهای صنعتی کارخانه، کارگاه یا محیط آموزشی
۴	هدف جزئی پروژه	ساخت برد کنترل با استفاده از رله جامد برای دستگاه ×××××
۵	نقشه فنی پروژه	نقشه فنی مدار کنترل با استفاده از رله جامد به صورت استاندارد
۶	نقشه مدار چاپی	نقشه مدار چاپی شامل نقشه رو، پشت و مدار چاپی طبق استاندارد تعریف شده
۷	دریافت تأییدیه برای اجرای پروژه	نسخه تأیید شده و به امضا رسیده توسط مسئول مربوطه
۸	تشریح عملکرد مدار پروژه	نسخه تایپ شده تشریح عملکرد پروژه به صورت کلی و خلاصه شده
۹	فهرست قطعات مورد نیاز	فهرست قطعات مورد نیاز که امکان چند انتخاب وجود دارد
۱۰	برآورد هزینه پروژه و انطباق با بازار	فهرست کاملی از قیمت تک تک قطعات و مواد مورد نیاز و جمع کلی هزینه پروژه
۱۱	طرح مدار چاپی	فایل الکترونیکی مدار چاپی که قابل ارائه برای چاپ به بازار باشد
۱۲	مشخصات عوامل اجرایی پروژه	نام، نام خانوادگی، سمت و موارد مشابه دیگر از عوامل اجرای پروژه و عوامل سفارش دهنده
۱۳	قرارداد اجرای پروژه	قرارداد بر مبنای مقررات قانونی، معمولاً در سه نسخه تنظیم می‌شود



جدولی مشابه جدول ۸-۱ در قالب Word برای یکی از پژوهه‌هایی که تا کنون اجرا کرده‌اید تدوین کنید و با ذکر جزئیات و ضمائم (شامل مواردی مانند فهرست قطعات و برآورد هزینه) تهیه کنید و برای ارزیابی به معلم خود خود ارائه دهید.

**مثال:** تعریف کار عملی و آزمایشگاهی و فرایند اجرای آن: در طی آموزش مباحث مختلف این کتاب، تعدادی فعالیت‌های آزمایشگاهی و عملی را در قالب فعالیت‌های کوچک انجام داده‌اید. ساختار، چارچوب و ویژگی‌های فعالیت آزمایشگاهی و کار عملی در قالب یک مثال در جدول ۸-۲ آمده است.

### جدول ۸-۲ ساختار، چارچوب و ویژگی‌های فعالیت آزمایشگاهی

ردیف	عنوان	مثال
۱	شماره و نام آزمایش یا کار عملی	آزمایش شماره ۱- نوسان‌ساز PUT
۲	هدف کلی آزمایش	اجرای مدار نوسان‌ساز PUT با نرم‌افزار و سخت‌افزار
۳	پاسخ سؤالات مربوط به مراحل اجرای آزمایش	سوالات نظری و مبتنی بر عملی در این قسمت باید پاسخ داده شود.
۴	نمودارها و شکل موج‌ها	محلی برای ترسیم نمودارها و شکل موج‌ها با توجه به نیاز با مقیاس مناسب و با درنظر گرفتن T/D و V/D برای محورهای مختصات در نظر گرفته شود.
۵	نتایج حاصل از آزمایش	محلی برای درج خلاصه جمع‌بندی اجرای آزمایش عملی مشخص شود.



دو نمونه از آزمایش یا کار عملی را که تاکنون انجام داده‌اید انتخاب کنید و برای آنها جدولی مشابه جدول ۸-۲ در قالب Word تنظیم نمایید.

### ویژگی‌های گزارش کار

گزارش کار باید در راستای تعریف موضوع و فرایند اجرایی آن تنظیم شود. یک گزارش کار باید حاوی مطالب اضافی غیر مفید باشد. از سوی دیگر از نظر محتوا باید جامع و کامل باشد و تمام فرایند اجرایی را پوشش دهد.

**مثال:** جدول ۸-۳ ویژگی‌های گزارش کار پژوهه را در قالب یک مثال نشان می‌دهد.

### جدول ۳-۸ ویژگی‌های گزارش کار پروژه

ردیف	عنوان	مثال
۱	مشخصات پروژه	شامل نام پروژه، تاریخ اجرای پروژه و هدف کلی پروژه است که براساس فرایند اجرای پروژه تنظیم می‌شود.
۲	ترسیم نقشه	نقشه باید به طور کامل با استفاده از نرم‌افزار ترسیم و به صورت فایل و پرینت ارائه شود.
۳	تصاویر و فیلم از مراحل اجرای پروژه	در فرایند اجرای پروژه لازم است تصاویر و فیلم‌هایی از مراحل کار، طراحی مدار چاپی، نصب قطعات و مونتاژ آنها و راهاندازی مدار تهیه و به صورت پرینت و فایل ارائه گردد.
۴	شرح چگونگی عملکرد مدار	چگونگی عملکرد مدار به طور خلاصه تشریح شود. در قالب پرینت و فایل Word ارائه گردد.
۵	پاورپوینت جهت ارائه و دفاع از پروژه	یک پاورپوینت با حداکثر ۱۵ اسلاید برای ارائه پروژه تنظیم شود. در این PP تمام مراحل اجرای پروژه به طور خلاصه می‌آید.
۶	تهیه بروشور	یک بروشور شامل چگونگی استفاده از محصول پروژه برای کاربر می‌باشد. این بروشور به صورت طرح پالتوبی (سه لایه در طول) و در یک صفحه A۴ دو رو تنظیم شود. بروشور حتماً باید مصور و رنگی باشد و در قالب فایل کامپیوتری ارائه شود.
۷	پاسخ به سؤالات و پرسش‌ها	در گزارش کار پروژه باید به تمام سؤالات مرتبط با پروژه پاسخ داده شود.
۸	جمع‌بندی نتایج پروژه	بیان فرایند اجرای پروژه به طور خلاصه و مشکلات و نتایج حاصل شده.

برای یکی از پروژه‌های انجام شده گزارش کامل و جامع را در قالب فایل ورد، پاورپوینت تهیه کنید و جهت ارزیابی به مرتبی خود ارائه دهید.

کار عملی ۳



کار عملی ۴

طبق جدول ۸-۳ برای ویژگی‌های گزارش کار آزمایشگاهی جدولی تهیه کنید و جهت ارزیابی به مربی خود ارائه دهید.

کار عملی ۵

بر اساس یکی از آزمایش‌های انجام شده از یکی از پروژه‌ها و نتایج حاصل از کار عملی ۴، گزارش کار برای فعالیت آزمایشگاهی تدوین کنید و جهت ارزیابی به مربی خود ارائه دهید، شکل ۸-۳.

### ۳-۸ تکمیل جداول و نمودارها




شکل ۸-۲

در تمام فرایندهای اجرایی فعالیت‌های آزمایشگاهی، کار عملی و پروژه باید جداول و نمودارها به طور دقیق تکمیل و راستی آزمایی شود. به عبارت دیگر پس از تکمیل جداول لازم است یک بار دیگر جداول مربوط را بازبینی و اصلاح نمایید و نهایتاً آن را به تأیید مربی یا مسئول مربوطه برسانید. فرایند تکمیل نمودارها و جداول در فصل‌های ۱ تا ۵ آمده است، شکل ۸-۳.

### ۴-۸ تدوین فرایند پیشرفت کار، بررسی مشکلات و جمع‌بندی

در طی اجرای پروژه لازم است فرایند اجرای کار و پیشرفت آن تنظیم شود. برای اجرای هر پروژه لازم است (Critical Project Management) CPM به معنی مدیریت پروژه در بحرانی ترین و دقیق‌ترین شرایط است. CPM یک برنامه از پیش تعیین شده است که بر اساس آن فرایند اجرای کار پیش‌بینی می‌شود. CPM دارای بازه زمانی روزانه، هفتگی، ماهانه یا سالانه یا ترکیبی از آنها بوده و موارد مرتبه با انجام کار دقیقاً در CPM قید می‌شود، شکل ۸-۴.

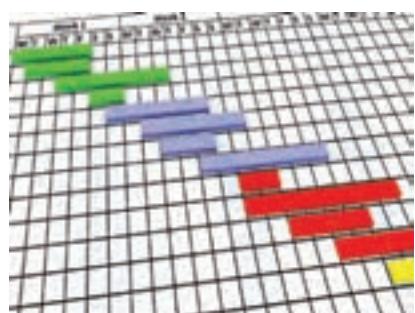

شکل ۸-۴

فعالیت



با مراجعه به رسانه‌های مختلف، در ارتباط با CPM اطلاعات جامع‌تری را به دست آورید و چگونگی تنظیم CPM را در قالب یک گزارش به کارگاه ارائه دهید.

کار عملی ۶



برای یکی از پروژه‌ها با توجه به بازه زمانی که توسط مربی در اختیار شما قرار می‌گیرد، یک CPM در قالب فایل کامپیوتری تهیه کنید و جهت ارزیابی به مربی خود ارائه دهید.

پژوهش



با مراجعه به رسانه‌های مختلف، جست‌جو کنید که آیا برای تدوین CPM، نرم‌افزاری وجود دارد که به وسیله آن بتوان فرایند اجرای پروژه را پیگیری کرد.

فعالیت



برای هر یک از پروژه‌هایی که انجام داده‌اید، یک نتیجه‌گیری و جمع‌بندی بنویسید و آن را برای ارزیابی به مربی کارگاه ارائه دهید.

## ۵- ثبت اطلاعات به صورت کتبی و رایانه‌ای


یکی از موارد بسیار مهم در تدوین گزارش کار برای هر فعالیتی، مستندسازی آن است. مستندات باید کامل و قابل دسترسی باشد همچنین باید به گونه‌ای تنظیم شود که امکان ویرایش و تدوین نسخه‌های بعدی در آن مهیا شود. مستندسازی به صورت نسخه چاپی یا نسخه دستی تهیه می‌شود. امروزه به دلیل صرفه‌جویی در کاغذ و حفاظت از محیط زیست، نسخه الکترونیکی آن ترجیح داده می‌شود.

### چهار گام اساسی برای مستندسازی

☒ گام اول: حتماً خودتان در ارتباط با محصول یا خدماتی که ارائه می‌کنید آموزش بینید و از جزئیات آن مطلع شوید.

☒ گام دوم: تصمیم بگیریم چه محتوایی را می‌خواهیم در مستندات بگنجانیم. برای این منظور برای دریافت اطلاعات باید از کاربران و حامیان پرسش کنیم و در مرور رقبای خود تحقیق کنیم.

☒ گام سوم: الگوی مناسب و قابل قبولی را انتخاب کنیم، این موضوع باعث می‌شود که استفاده‌کننده‌ها احساس خوبی در ارتباط با مستندات داشته باشند.

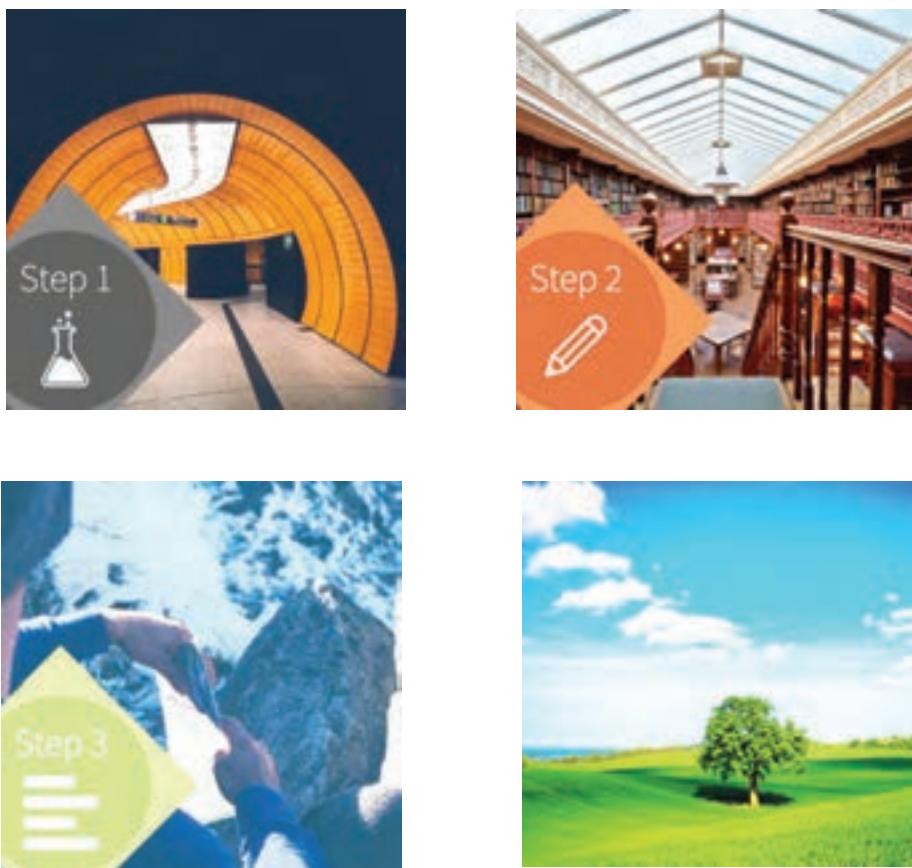

شکل ۸-۵

الگوی انتخابی باید موارد زیر را حتماً داشته باشد:

- ۱- فهرست
  - ۲- راهنمای کاربرد به صورت گام به گام
  - ۳- استفاده از جملات کوتاه و آسان
  - ۴- صفحه آرایی خوب و مناسب (در نظر گرفتن فضای سفید)
  - ۵- موضوع ها در چند بخش و فصل توزیع شود.
- ۶- گام چهارم: مستندسازی به گونه ای تنظیم شود که کاربر پسند باشد. یکی از مواردی که مستندات را کاربر پسند می کند این است که در یک نگاه کلی از محتوای کل مستندات اطلاع حاصل کند.

به شکل ۸-۵ نگاه کنید و ارتباط آن را با گام های تشریح شده بیابید و نتیجه را در کارگاه به بحث بگذارید.

فکر کنید



### مستندسازی برای چه کسانی مفید است و کاربرد دارد

- ۱- کاربران - با مراجعه به مستندات آسان‌تر می‌توانند از محصول استفاده کنند و قابلیت اعتماد آنها بالا می‌رود.
- ۲- تیم‌های حمایت‌کننده، تعمیرکنندگان، نصابان و سرویس‌دهندگان با استفاده از مستندات می‌توانند سرویس بهتر و آسان‌تری را ارائه کنند.
- ۳- تولیدکنندگان - وجود مستندات مانع ایجاد کارها و پرسش‌های اضافی از طرف کاربران و حمایت‌کنندگان می‌شود.



شکل ۸-۶

لازم است برای هر نوع فعالیتی مستندسازی انجام شود. در این فرایند، اندیشیدن به همه جوانب ضرورت دارد، شکل ۸-۶.

نکته



گزارش کارهایی را که در کارهای عملی قبلی تهیه کرده‌اید به صورت فایل رایانه‌ای مستندسازی کنید و جهت ارزیابی به مربی خود ارائه دهید.

کار عملی ۷



## ۶-۸- ارزشیابی نهایی از پروژه

اجرای هر کار عملی یا اجرای پروژه باید توسط مربی کارگاه مورد ارزشیابی قرار گیرد. ارزشیابی پروژه تلفیقی از اجرای فرایند و محصول نهایی است. ملاک‌های نمره‌دهی متفاوت است. یک نمونه، نمون برگ ارزشیابی را در جدول ۸-۴ مشاهده می‌کنید.

جدول ۸-۴ نمون برگ ارزشیابی پروژه

ردیف	عنوان	نمره پیشنهادی	نمره کسب شده	تاریخ بررسی و امضای مربی
۱	رعایت نظم و مقررات در آزمایشگاه	۱		
۲	مدار پروژه و توضیحات تئوری آن	۲		
۳	طراحی فیبر مدار چاپی	۲		
۴	چیدمان قطعات روی فیبر	۱		
۵	لحیم کاری	۲		
۶	راه اندازی پروژه	۳		
۷	رعایت نکات ایمنی	۱		
۸	نظافت و تمیز کاری	۱		
۹	انتخاب جعبه مناسب	۱		
۱۰	انطباق پروژه مورد نظر با نیازهای روز	۱		
۱۱	استحکام قطعات مونتاژ شده	۱		
۱۲	اجرای پروژه به صورت نرم افزاری	۱		
۱۳	رعایت اصول اقتصادی و ارزان بودن مدار	۱		
۱۴	مشارکت در کار گروهی	۱		
۱۵	اجرای صحیح مراحل کار مدار	۱		
۱۶	نمره نهایی ارزشیابی پروژه شماره ...	۲۰		



نمون برگ جدول ۸-۴ را با اعضای گروه خود بررسی کنید و چگونگی تکمیل کردن آن را در قالب یک گزارش ارائه دهید.

### آزمون نظری پایانی واحد یادگیری (۸)

- ۱- ضرورت تدوین گزارش کار را در دو سطر به طور خلاصه بنویسید.
- ۲- چهار عنوان از مواردی را که در چارچوب کلی اجرای پروژه باید به آن توجه کرد بنویسید.
- ۳- یک گزارش کار می‌تواند حاوی برخی مطالب اضافی باشد. درست  نادرست
- ۴- CPM اول کلمات انگلیسی ..... و به مفهوم ..... است.
- ۵- در تدوین گزارش کار و مستندسازی آن، مستندات باید غیرقابل دسترسی باشد. درست  نادرست
- ۶- در تهیه گزارش کار به دلیل ..... و ..... نسخه الکترونیکی آن ترجیح داده می‌شود.

### آزمون کار عملی پایانی واحد یادگیری (۸)

- ۱- CPM فرایند اجرای یکی از پروژه‌های خود را تدوین کنید.
- ۲- براساس یکی از پروژه‌هایی که انجام داده‌اید، جدولی تنظیم کنید که در آن حداقل ۸ مورد از چارچوب و ساختار یک پروژه را داشته باشد و برای هر ردیف یک مثال منطقی را بنویسید.

## ارزشیابی شایستگی تنظیم گزارش کار و مستندسازی

### شرح کار:

- ۱- تدوین چارچوب گزارش کار فعالیت‌های عملی ۲- تکمیل جداول و ترسیم نمودارها
- ۳- تنظیم فرایند پیشرفت کار، بررسی مشکلات و جمع‌بندی ۴- ثبت اطلاعات به صورت کتبی یا رایانه‌ای

### استاندارد عملکرد

- شاخص‌ها:
- ۱- تدوین چارچوب گزارش کار فعالیت‌های عملی (۵ دقیقه) ۲- تکمیل جداول و ترسیم نمودارها (۱۰ دقیقه)
  - ۳- تنظیم فرایند پیشرفت کار، بررسی مشکلات و جمع‌بندی (۱۰ دقیقه) ۴- ثبت اطلاعات به صورت کتبی یا رایانه‌ای (۱۵ دقیقه)

### شرطی انجام کار و ابزار و تجهیزات:

مکان مناسب انجام کار با کف عایق یا آنتی استاتیک - نور مناسب برای کارهای ظرفی - ابعاد حداقل ۶ مترمربع و دارای تهویه یا پنجره - دمای طبیعی (۲۷°C - ۲۷°C) و مجهز به وسایل اطفای حریق - میز کار استاندارد با ابعاد L180 \* D80 \* H80 cm - مجهز به فیوز حفاظت جان - فرد با لباس کار - انجام کار در حال نشسته یا ایستاده - رایانه - اینترنت - لوازم التحریر - نقشه فنی پروژه‌ها

ردیف	مراحل کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	تدوین چارچوب گزارش کار فعالیت‌های عملی	۱	
۲	تکمیل جداول و ترسیم نمودارها	۲	
۳	تنظیم فرایند پیشرفت کار، بررسی مشکلات و جمع‌بندی	۲	
۴	ثبت اطلاعات به صورت کتبی یا رایانه‌ای	۲	
	شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: ۱- دقت و مسئولیت‌پذیری ۲- شایستگی تفکر و یادگیری مادام‌العمر ۳- کار گروهی ۴- رعایت نکات ایمنی و زیست محیطی ۵- کاربرد فناوری ۶- رعایت ارگونومی	۲	
*	میانگین نمرات * حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.		

هئرآموزان محترم، هنرجویان عزیز و اولیای آنان می توانند نظرهای اصلاحی خود را درباره مطالب این کتاب از طریق نامه

به ثانی تهران - صندوق پستی ۴۸۷۴ / ۱۵۸۷۵ - کروه درسی مربوط و یا پیام نکار [tvoccd@roshd.ir](mailto:tvoccd@roshd.ir) ارسال نمایند.

وبگاه: [www.tvoccd.medu.ir](http://www.tvoccd.medu.ir)

و منتایف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی جهت ایفاده نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می‌کند. برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب‌های درسی راهاندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان درباره کتاب‌های درسی نوگاشت، کتاب‌های درسی را در اولین سال چاپ، با کمترین اشکال به دانش‌آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در اجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان‌ها، گروه‌های آموزشی و دبیرخانه راهبری دروس و مدیریت محترم پروژه آقای محسن باهو نقش سازنده‌ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تلاش تمامی این همکاران، اسامی دبیران و هنرآموزانی که تلاش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائه نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده‌اند به شرح زیر اعلام می‌شود.

#### کتاب ساخت پروژه (برد الکترونیکی دستگاه) - کد ۲۱۱۲۷۵

ردیف	نام و نام خانوادگی	استان محل خدمت	ردیف	نام و نام خانوادگی	استان محل خدمت	ردیف	نام و نام خانوادگی
۱	محمد اطلسی مقدم	خراسان جنوبی	۱۲	سید محمد کاظم نجفی	فارس		
۲	منیره کاکویی	مازندران	۱۳	اکبر نورمحمدی	زنجان		
۳	مرتضی کرمی	شهرستانهای تهران	۱۴	کاظم صباحیان	یزد		
۴	علی اکبر دنکوب	گلستان	۱۵	محمد بخشی	شهر تهران		
۵	محمد رضا شکوهی نیا	خراسان رضوی	۱۶	امیر شایان	آذربایجان غربی		
۶	محمد شعوری	آذربایجان شرقی	۱۷	انیس فاریابی	کرمان		
۷	محمد مهدی احمدی	همدان	۱۸	محمد علی نقاش نژاد	یزد		
۸	ابراهیم عزتی	اردبیل	۱۹	مهندی شهروز	خوزستان		
۹	عباس شهبا	کرمان	۲۰	حمید علیرضایی	هرمزگان		
۱۰	بهنام کرمی	کردستان	۲۱	مصطفی کاونلویی	خراسان شمالی		
۱۱	سید محمد شمسی پور	سمان					

