

واحد کار سوم

توانایی عیب یابی و رفع عیب انواع سیستم جرقه زنی معمولی و الکترونیکی

هدف کلی:

عیب یابی و رفع عیب انواع سیستم جرقه زنی معمولی و الکترونیکی


هدف‌های رفتاری

از فرآگیر انتظار می‌رود پس از آموزش این واحد کار بتواند:


- ۱- مفهوم جرقه در موتور بنزینی را توضیح دهد.
- ۲- کیفیت جرقه در فرایند احتراق را توضیح دهد.
- ۳- اجزای سیستم جرقه‌زنی معمولی را توضیح دهد.
- ۴- اجزای سیستم جرقه‌زنی الکترونیکی را توضیح دهد.
- ۵- مزایای سیستم جرقه‌زنی الکترونیکی بدون پلاتین را نسبت به سیستم جرقه زنی معمولی، توضیح دهد.
- ۶- سیستم جرقه‌زنی مگنتی را توضیح دهد.
- ۷- اصول عیب‌یابی سیستم جرقه زنی معمولی را توضیح دهد.
- ۸- سیستم جرقه‌زنی الکترونیکی بدون دلکو و دارای مدیریت کنترل جرقه (ECU) را توضیح دهد.
- ۹- اصول تعمیر سیستم‌های جرقه الکترونیکی دلکو دار و دارای مدیریت کنترل جرقه (ECU) دار را توضیح دهد.

ساعت آموزشی		
جمع	عملی	نظری
۳۲	۲۴	۸

پیش آزمون (۳)

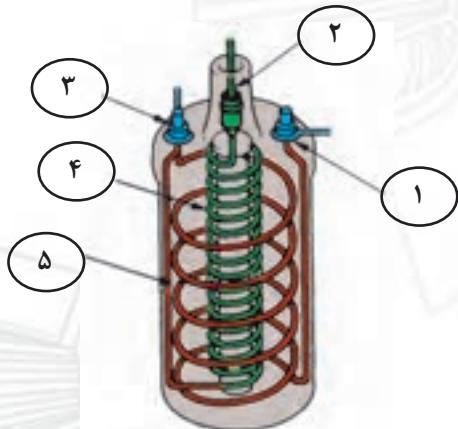

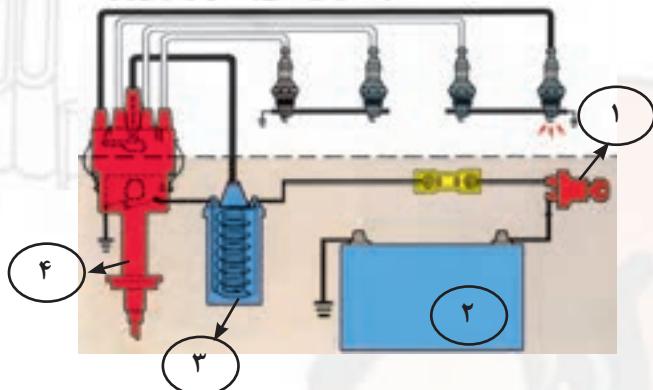۱- در شکل زیر نام اجزای شماره یک تا پنج را روی شکل بنویسید.



۲- در مدار شماتیک جرقه، نام چهار قطعه شماره گذاری شده را بنویسید.

- ؟ - ۱
- ؟ - ۲
- ؟ - ۳
- ؟ - ۴



۳- اجزای تشکیل دهنده ساختمان کوئل را نام ببرید.

۱۵۴

۴- استفاده از کوئل در مدار جرقه‌زنی خودرو برای چیست؟

- الف) افزایش ولتاژ باتری
- ب) افزایش شدت جریان باتری
- ج) انتقال برق باتری به شمع ها
- د) تقسیم ولتاژ بین شمع های موتور



۵- اجزای نشان داده شده در شکل را نام ببرید.

- ؟ - ۱
- ؟ - ۲
- ؟ - ۳
- ؟ - ۴
- ؟ - ۵
- ؟ - ۶
- ؟ - ۷



۶- نام و وظیفه قطعه نشان داده شده در شکل را توضیح دهید.

۷- عامل باز و بسته شدن پلاتین چیست؟

- الف) فتر پلاتین
- ب) حرکت صفحه دلکو
- ج) بادامک روی میل دلکو
- د) بادامک میل دلکو و فتر پلاتین




۸- در شکل کدام مکانیزم دلکو نشان داده شده است؟ عملکرد آن را توضیح دهید.




۹- شکل مقابل انجام گرفتن چه کاری را نشان می‌دهد؟ توضیح دهید.

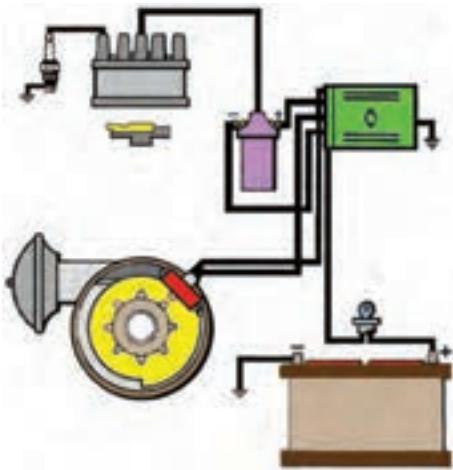۱۰- در مدار شماتیک نشان داده شده ، قطعات آن را نام ببرید.



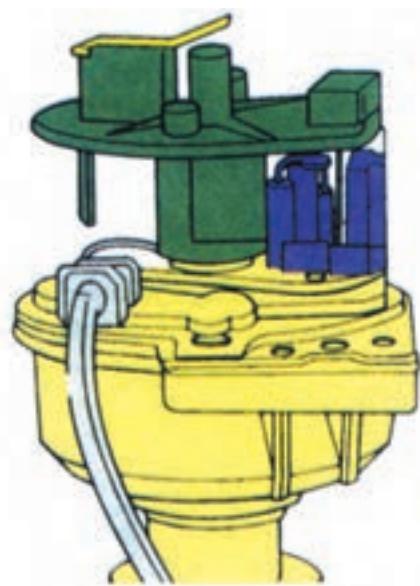
۱۱- در شکل، چه قسمتی از دلکوی الکترونیکی نشان داده شده است؟ عملکرد آن را توضیح دهید.



۱۲- در شکل شماتیک مقابله چه نوع دلکوی الکترونیکی نشان داده شده است؟

۳-۱ وظیفه سیستم جرقه زنی

وظیفه سیستم جرقه زنی تولید یک جرقه الکترونیکی در داخل سیلندر در زمان مناسب برای سوزاندن مخلوط سوخت و هوای است (شکل ۳-۱).

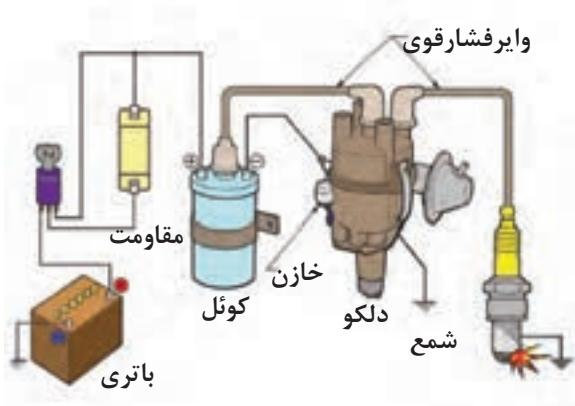

شکل ۳-۱

ساختمان

سیستم جرقه زنی معمولی پلاتین دار از: کوئل، دلكو، واير شمع و شمع تشکیل شده است . این سیستم جرقه زنی معمولی به دو مدار اولیه و ثانویه تقسیم می شود (شکل ۳-۲).

۳-۱-۱ مدار اولیه

این مدار برای انتقال ولتاژ کم فراهم شده و جریان آن به صورت زیر است :

باتری - سوئیچ جرقه - مقاومت خارجی (جریان برق در زمان استارت زدن موتور از این مقاومت خارجی عبور نمی کند) - کوئل جرقه (ترمینال مثبت مدار اولیه) ، کوئل جرقه (ترمینال منفی مدار اولیه) ، دلكو ، اتصال بدنه

۳-۱-۲ مدار ثانویه

این مدار ، یک مدار ولتاژ بالاست و جرقه تولید می کند و شامل :کوئل جرقه (ترمینال ثانویه) - دلكو و اتصال بدنه است.

۳-۲ انواع سیستم جرقه زنی

سیستم جرقه زنی در خودروهای امروزی به انواع زیر تقسیم می شود:


- معمولی (پلاتین دار و الکترونیکی)

- بدون دلكو (کوئل دوبل)

- جرقه زنی مستقیم

۳-۲-۱ سیستم جرقه زنی معمولی پلاتین دار:

در سیستم جرقه زنی معمولی، که در شکل ۳-۲ نشان داده شده است، در زمان باز بودن سوئیچ جرقه، هنگامی

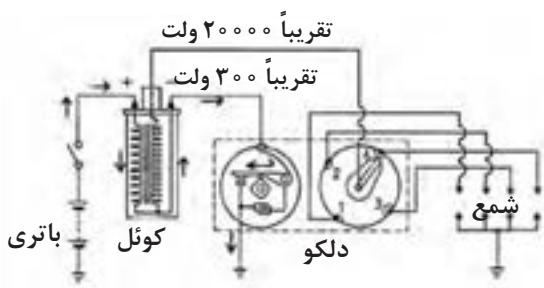


شکل ۳-۲

که دهانه پلاتین های دلکو روی هم قرار دارند، جریان الکترونیکی با تری از ترمینال ورودی (SW) به سیم پیچ اولیه کوئل می رود. سپس از طریق ترمینال، خروجی کوئل (منفی، CB) و پلاتین دلکو اتصال بدن می شود.

عبور جریان الکتریکی از سیم پیچ اولیه به ایجاد میدان مغناطیسی منجر می شود و هسته کوئل خاصیت آهن ربایی پیدا می کند . در زمان کار موتور ، در لحظه ای که دهانه پلاتین ها توسط حرکت میل بادامک دار دلکو باز می شود و باعث ریزش میدان مغناطیسی هسته می گردد با ریزش خطوط قوا مغناطیسی ، ولتاژ بسیار بالایی در سیم پیچ ثانویه کوئل القاء می گردد. این جریان از طریق واير ترمینال مرکزی کوئل به چکش برق منتقل شده و به شمع می رسد .

۳-۲-۲ سیستم جرقه زنی معمولی الکترونیکی

این سیستم جرقه زنی نیز همانند نوع معمولی آن دارای مدار اولیه و مدار ثانویه است . اما به علت بالارفتن فشار تراکم برای جرقه زدن به ولتاژ بیشتری نیاز است. این نوع سیستم جرقه زنی معایب سیستم جرقه زنی معمولی پلاتین دار را ندارد و عمر و دوامش بیشتر است. در سیستم جرقه زنی الکترونیکی از ترانزیستور قدرت برای قطع و وصل کردن مدار اولیه و پالس برای ایجاد سیگنال استفاده شده است (شکل ۳-۳).

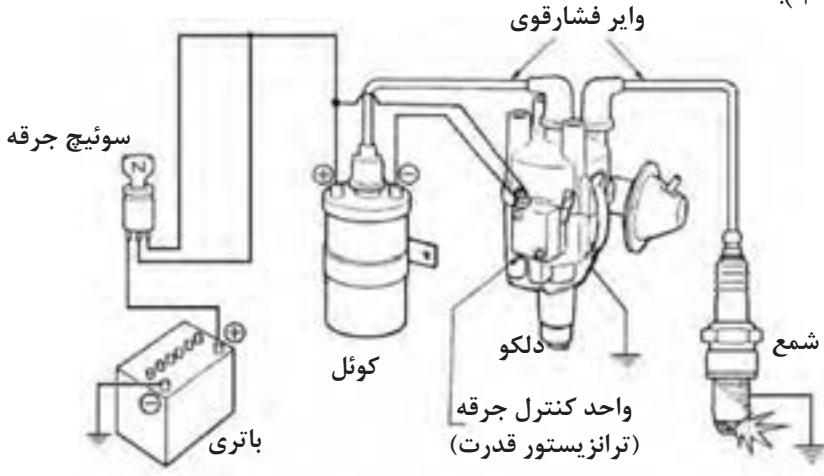

شکل ۳-۳


۳-۲-۳ سیستم جرقه زنی بدون دلکو

در سیستم جرقه زنی بدون دلکو به تعداد سیلندرها یا به ازای هر دو سیلندر از یک کوئل (کوئل دوبل) استفاده می شود، که توسط پردازشگر موتور جریان اولیه در زمان مناسب کنترل می گردد نیز اگر هر دو سیلندر دارای یک کوئل باشند ، جرقه در هر دو سیلندر به وجود

۱۵۸

می آید که جرقه در کورس تخلیه برای کاهش آلایندگی گاز های اگزوز می باشد (شکل ۳-۴).

سنسور جریان هوا یا سنسور فشار مانی فولد
سنسور درجه حرارت هوا و ورودی
سنسور درجه حرارت مایع خنک کاری موتور
سنسور موقعیت میل سوپاپ
سنسور زاویه میل لنگ
سنسور ضربه (ناک سنسور)
سنسور فشار مطلق
سوئیچ جرقه (ST)

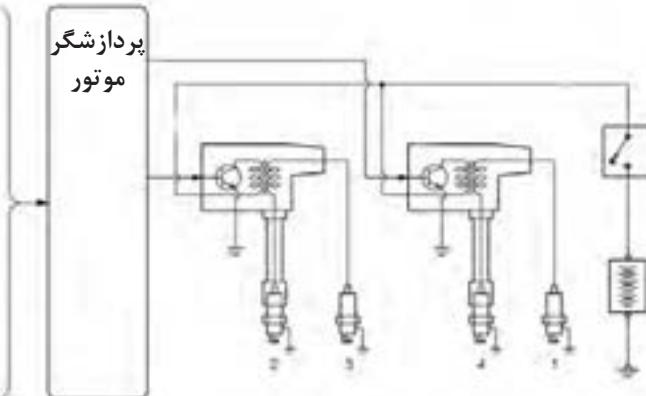


شکل ۳-۴

۳-۲-۴ سیستم جرقه زنی مستقیم :

این سیستم از نظر کارکرد با نوع بدون دلکو یکسان است. در این سیستم در بالای هرشمع سیلندر یک کوئل وجود دارد (شکل ۳-۵).

مزایای سیستم جرقه زنی الکترونیکی نسبت به سیستم جرقه زنی معمولی را می توان به صورت زیر خلاصه نمود:

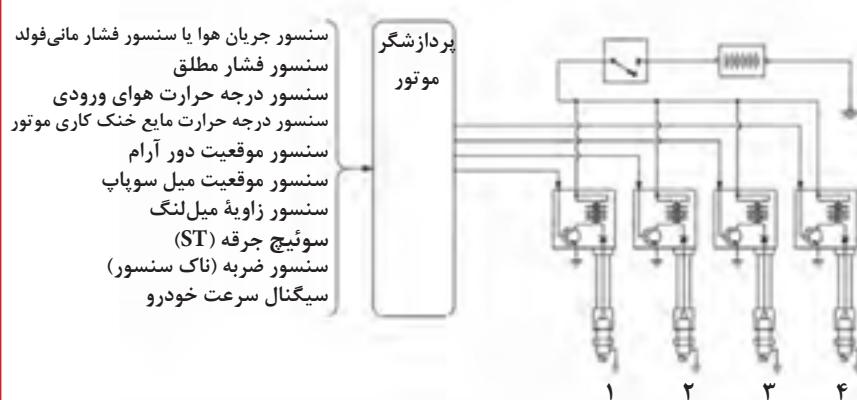

شکل ۳-۵

- سرعت و دقت زیاد
- حذف قطعات الکترونیکی
- نیاز نداشتن به سرویس و تنظیم
- افزایش راندمان سیستم جرقه
- افزایش راندمان کارمотор
- کاهش گازهای آلاینده خودرو


۳-۳-۱ اجزای سیستم جرقه زنی

اجزای سیستم جرقه زنی عبارتند از:

۳-۳-۱ کوئل معمولی

در یک موتور احتراق داخلی ، بتزین و هوا به داخل سیلندر وارد و در محفظه احتراق فشرده می شوند. سپس، جرقه ای با انرژی زیاد این مخلوط را می سوزاند، هر چند یک باتری فاقد انرژی کافی برای این عمل است . بنابراین یک ترانسفورماتور افزایینده (کوئل) مورد نیاز است تا ولتاژ باتری را بگیرد و آن را به ولتاژی زیادتر (انرژی زیاد) افزایش دهد.

ولتاژ در کوئل تا اندازه ای افزایش می یابد که بتواند در الکترودهای شمع ایجاد جرقه نماید . لذا فاصله دهانه پلاتین والکترودهای شمع، نسبت اختلاط سوخت و هوا و نسبت تراکم موتور و دمای موتور از عوامل مؤثر در افزایش ولتاژ جرقه اند . در شکل ۳-۶ شماتیک کوئل و ارتباط آن با سایر اجزای سیستم جرقه زنی نشان داده شده است .

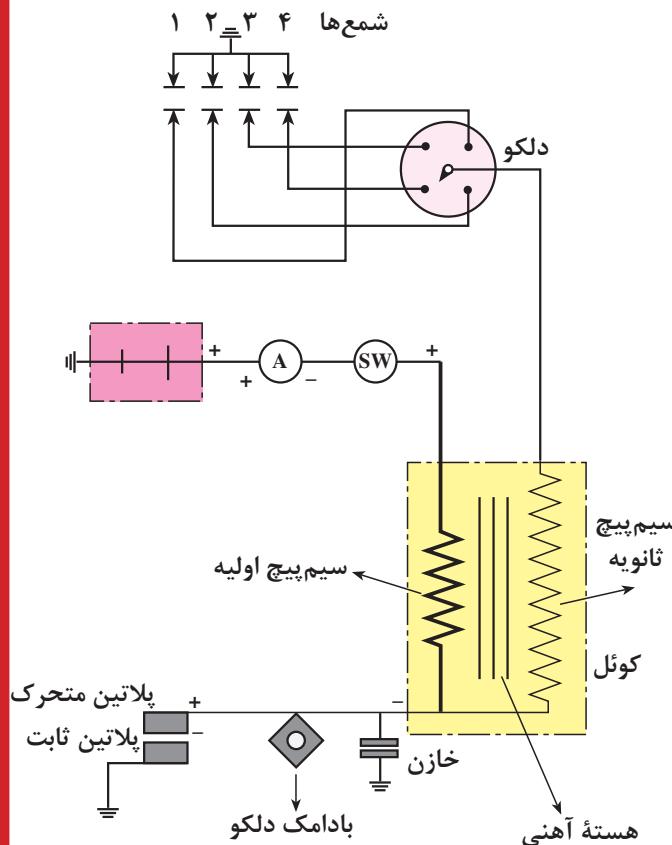


شکل ۳-۶

۳-۳-۲ ساختمان کوئل

ساختمان کوئل از قسمت‌های زیر تشکیل یافته است :

- بدنه یا پوسته کوئل
- هسته کوئل
- سیم پیچ اولیه
- سیم پیچ ثانویه
- مقاومت کوئل

۳-۳-۳ بدنه یا پوسته :

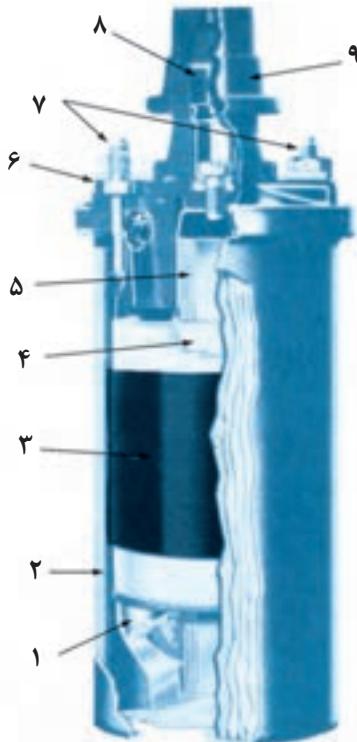

شکل ۳-۷

- ۱ - عایق ۲ - بدنه کوئل ۳ - سیم پیچ اولیه ۴ - سیم پیچ ثانویه ۵ - هسته ۶ - درپوش کوئل ۷ - ترمینال ورودی و خروجی سیم پیچ اولیه کوئل (ولتاژ پایین) ۸ - ترمینال خروجی کوئل (ولتاژ بالا) ۹ - کلاهک لاستیکی


۳-۳-۴ هسته کوئل :

هسته کوئل از ورقه‌های فولاد آلیاژی مانند آلیاژ فولاد با کرم، سیلیسیم، نیکل و منگنز ساخته می‌شود. ضخامت ورقه‌های هسته بین $0.5 / 1.5$ میلی متر انتخاب و ورقه‌ها به وسیله لامپ یا کاغذ نسبت به هم عایق‌بندی می‌شوند. عایق کاری ورقه‌ها به منظور جلوگیری از گرم شدن هسته کوئل صورت می‌گیرد (شکل ۳-۸).



شکل ۳-۸

۳-۵ سیم پیچ های اولیه و ثانویه کوئل

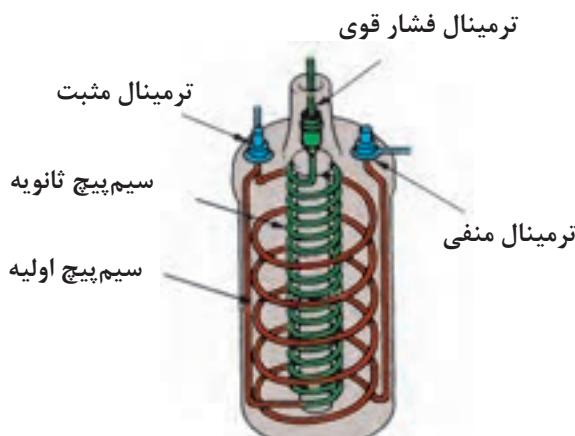

شکل ۳-۹


در شکل (۳-۹) سیم پیچ اولیه کوئل از ۲۰۰ الی ۳۰۰ حلقه سیم به قطر یک میلی متر تشکیل شده که دارای عایق لاکی است.

سیم پیچ ثانویه کوئل نیز دارای ۱۵۰۰۰ الی ۲۵۰۰۰ حلقه است، قطر آن ۰/۱ میلی متر است و با عایق لاکی و لایه های کاغذ گذاری شده روی هسته قرار می گیرد.

۳-۶ مقاومت کوئل

مقاومت کوئل عبارت از یک کنترل کننده حفاظتی است که مقدار جریان (آمپر) مدار اولیه را تنظیم می کند تا گرمای ایجاده شده در کوئل از حد معینی بالاتر نرود.

مقاومت کوئل در مدار اولیه و به صورت سری قرار می گیرد. مقاومت کوئل به دو صورت خارجی یا داخلی در مدار اولیه قرار می گیرد. در شکل ۳-۱۰ نحوه قرار گرفتن مقاومت، به دو صورت ذکر شده، دیده می شود.

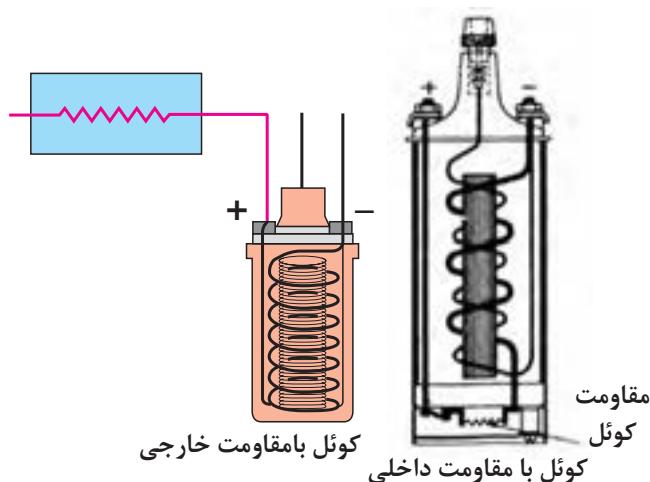

شکل ۳-۱۰


۳-۷ ترمینال های کوئل :

کوئل دارای سه ترمینال است:


ترمینال برج وسط کوئل (فشار قوی) که به وسیله واير از طریق در دلکو و زغال مرکزی به چکش برق داخل دلکو متصل است.

ترمینال ورودی (فشار ضعیف) که با علائم (+) (SW) ، (+) یا شماره (۱۵) مشخص می شود.


ترمینال خروجی (فشار ضعیف) که با علائم (-) (CB) ، (-) یا شماره (۱) در روی کوئل مشخص می شود (شکل ۱۱-۳).

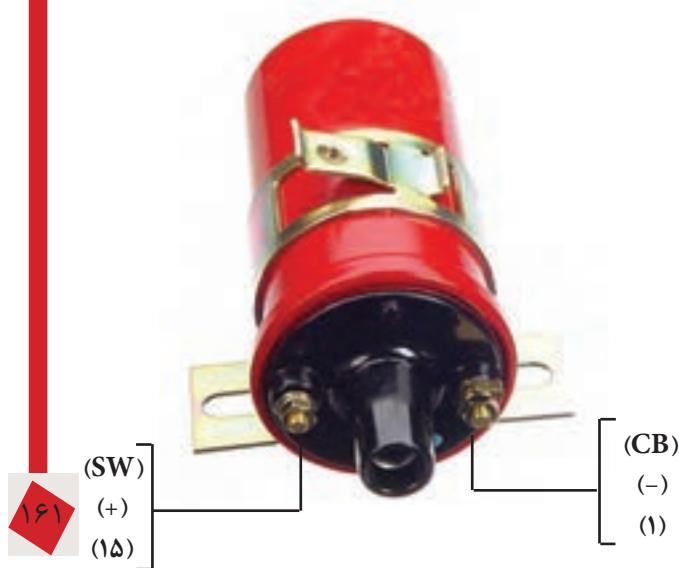


شکل ۳-۱۱

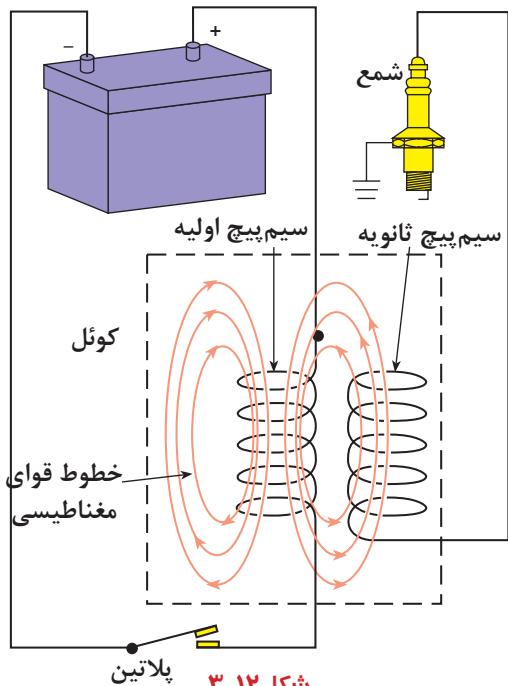

شکل ۳-۱۲

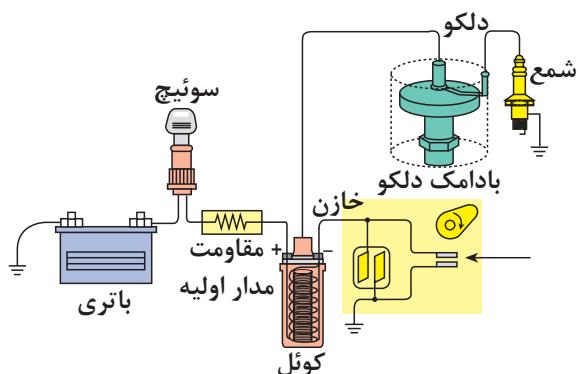

شکل ۳-۱۳

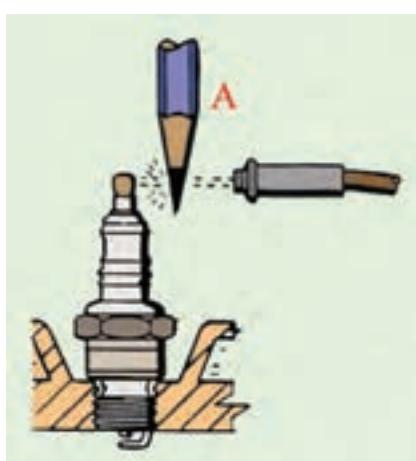

شکل ۳-۱۴ (الف) پلارитеهٔ صحیح

در زمان کار موتور، در لحظه‌ای که دهانهٔ پلاتین‌ها توسط حرکت میل بادامک دار دلکو از یکدیگر جدا می‌شوند (شکل ۳-۱۲) مدار اولیه قطع می‌شود و باعث ریزش میدان مغناطیسی هسته می‌گردد. با ریزش خطوط قواي مغناطیسی، ولتاژ بسیار بالایی در سیم پیچ ثانویه کوئل القا می‌گردد، که این جریان از طریق واير ترمینال مرکزی کوئل به چکش برق منتقل می‌شود و به شمع می‌رسد.

۳-۵ پلارитеهٔ کوئل


ترمینال ورودی کوئل، (SW) یا (+)، به سوییج جرقه و ترمینال خروجی کوئل، (CB) یا (-)، به پلاتین مثبت (پلاتین متحرک) دلکو متصل می‌شود در این حالت جرقه ایجاد شده در شمع‌های موتور از الکترود مرکزی به سمت الکترود کناری (پایه منفی) پرش می‌کند (اتصال صحیح کوئل در مدار جرقه، شکل ۳-۱۳). در صورتی که اتصال سیم‌های ورودی و خروجی کوئل جایه‌جا بسته شود، جهت جرقه در شمع‌ها از پایه منفی به سمت الکترود مرکزی خواهد بود. در این شرایط به سبب این که مسیر حرکت ولتاژ قوی کوئل از طریق بدنه است، به میزان ۱۵ الی ۳۰ درصد از قدرت جرقه کاسته می‌شود. لذا کار موتور در حالت‌های سرد بودن موتور، فرسوده بودن شمع‌ها، زیاد بودن فاصله دهانه شمع‌ها، غنی بودن سوخت و ... مطلوب نخواهد بود.

برای اطمینان از صحت عمل جرقه با اتصال صحیح کوئل در مدار جرقه به ترتیب زیر عمل کنید: واير یکی از شمع‌ها را جدا کنید و در فاصله حدود یک سانتی‌متری شمع نگه دارید.


قسمت گرافیتی مداد را در فاصلهٔ ما بین شمع و واير قرار دهید و موتور را روشن کنید.

هنگام ایجاد جرقه، به حرکت شعله دقت کنید. اگر شعله از طرف گرافیت مداد به سمت شمع باشد نشانهٔ پلاریتهٔ صحیح کوئل است (شکل ۳-۱۴ - الف) ولی در صورتی که

شعله از گرافیت مداد به سمت وایر پخش شود نشان دهنده اتصال غلط کوئل در مدار جرقه است (شکل ۳-۱۴-ب). پلاریته صحیح کوئل را می توان با دستگاه آزمایش (اسیلسوکوب) به طور دقیق آزمایش نمود. در شکل ۳-۱۵ موج الگوی مدار ثانویه دیده می شود.

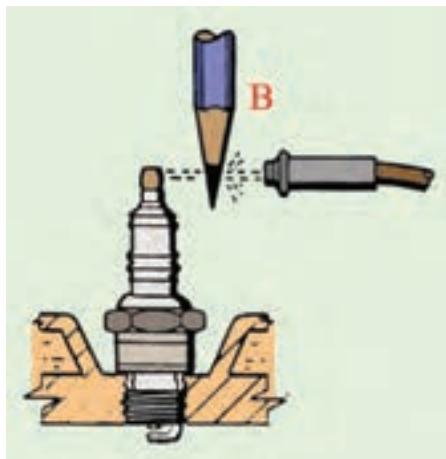


شکل ۳-۱۴(ب) پلاریته غلط

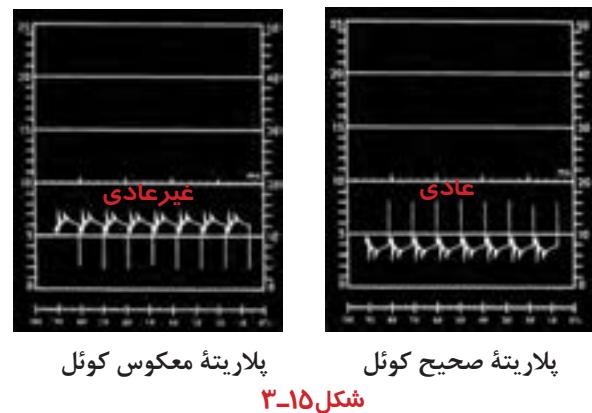

(+)ترمینال اولیه
ترمینال ثانویه (فشار قوی)
ترمینال اولیه (-)

پلاریته صحیح کوئل
شکل ۳-۱۵


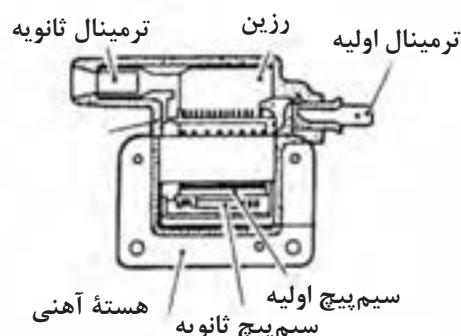


۳-۶ کوئل جرقه پرسی

در یک کوئل جرقه معمولی (روغنی) میدان مغناطیسی در هسته آهنی باعث به وجود آمدن یک مدار باز می گردد. برای این که جریان در سیم پیچ اولیه جاری شود، یک هسته مغناطیسی را با هدف از بین نرفتن میدان مغناطیسی طراحی می کنند. ولی اصولاً مقداری از جریان توسط ترمینال ثانویه از بین می رود و در کوئل های نوع پرسی هسته آهنی طوری طراحی شده است که یک مدار بسته مغناطیسی به وجود می آورد (شکل ۳-۱۶).



شکل ۳-۱۶

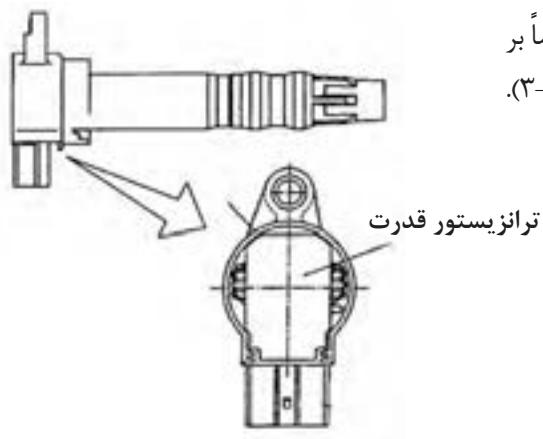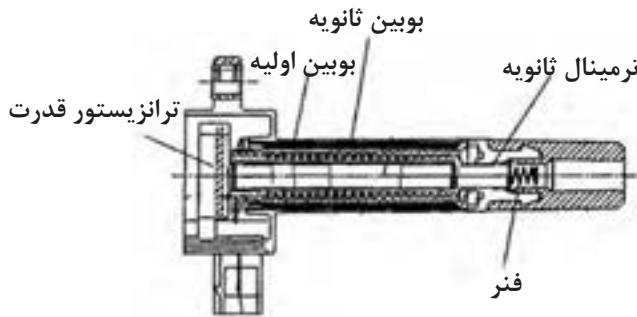

شکل ۳-۱۷

چون این میدان مغناطیسی نمی تواند از بین برود بنابراین این نوع کوئل های پرسی را با سیم پیچ اولیه و ثانویه کمتری از نظر تعداد دور مجهز می کند. این نوع کوئل ها کوچک تر و سبک ترند و به دلیل آن که کاملاً درون یک پلاستیک قرار دارند در مقابل لرزش و گرما مقاومت بیشتری دارند.

در بعضی از خودروها این نوع از کوئل ها مستقیماً بر روی شمع قرار دارند (سیستم جرقه زنی مستقیم (شکل ۳-۱۷).



شکل ۳-۱۸

۳-۷ دلکو

دلکو در مدار سیستم جرقه زنی خودرو قرار می گیرد و وظایف زیر را به عهده دارد :

- قطع و وصل مدار اولیه کوئل
- توزیع ولتاژ فشار قوی کوئل در بین شمع ها، بر حسب ترتیب احتراق موتور
- تنظیم خودکار پیش جرقه (آوانس)، متناسب با دور موتور

در شکل ۳-۱۸، یک نوع دلکوی مورد استفاده در خودروهای سواری دیده می شود.



شکل ۳-۱۹



(ب)

(الف)

شکل ۳-۲۰

دلكو در بلوکه سیلندر موتور قرار می گیرد و حرکت خود را از میل بادامک موتور اخذ می کند. در شکل ۳-۱۹ دلكوی یک نوع خودرو و محل نصب آن با فلش نشان داده شده است.

محور دلكو (میل دلكو) به وسیله چرخ دنده روی میل بادامک (میل سوپاپ) موتور به دو طریق به چرخش در می آید . در نوعی از خودروها چرخ دنده روی میل سوپاپ با چرخ دنده روی محور پمپ روغن درگیر می شود و حرکت محور پمپ روغن به وسیله کوپلینگ به محور میل دلكو منتقل می گردد (شکل ۳-۲۰ الف). در بعضی دیگر از خودروها چرخ دنده متحرک به دلیل طراحی شدن بر روی محور دلكو، مستقیماً با چرخ دنده روی میل سوپاپ درگیر می شود (شکل ۳-۲۰ ب).

۳-۸ ساختمان دلكو

دلكو از قسمت های مختلف زیر تشکیل یافته است :

۱-۳ در دلكو

در دلكو از کائوچو یا ماده ای مصنوعی، که عایق الکتریسیته است، ساخته می شود. در دلكو یک ترمینال مرکزی ورودی (بر جک وسط در دلكو) و به تعداد سیلندر های موتور نیز ترمینال های خروجی دارد و به وسیله مجموعه وايرها به کوئل (از طریق ترمینال مرکزی و به شمع های موتور از طریق ترمینال های کناری تعییه شده در روی در دلكو) متصل می شود . ترمینال مرکزی به وسیله یک قطعه گرافیتی و فنر با قسمت فلزی چکش برق در تماس است. در دلكو به وسیله دو عدد بست فنری به بدنه ثابت می شود (شکل ۳-۲۱). در این شکل دیده می شود:

پایه بر جک شمع ها یا ترمینال های جرقه (کن tact کناری در دلكو) شماره (۱).

قطعه گرافیتی بر جک مرکزی (زغال مرکزی) شماره (۲)

شکل ۳-۲۱

۳-۸-۲ چکش برق



شکل ۳-۲۲

چکش برق در قسمت بالای بادامک میل دلکو قرار می‌گیرد و در حین چرخش، ارتباط بین ترمینال مرکزی (وروڈی) ولتاژ فشار قوی کوئل) با ترمینال‌های خروجی دلکو را برقرار می‌سازد. در شکل ۳-۲۲ چکش برق نصب شده در روی میل دلکوی یک نوع خودرو نشان داده شده است. ولتاژ فشار قوی (مدار ثانویه) از طریق وایر اصلی کوئل به دلکو و از مسیر زغال دلکو، فلز هادی روی چکش برق، ترمینال کناری روی در دلکو و وایر شمع به شمع موتور منتقل می‌شود.

در بعضی از چکش برق‌ها، فلش حک شده روی چکش برق جهت حرکت و دوران چکش برق را نشان می‌دهد.

۳-۸-۳ پلاتین




شکل ۳-۲۳


پلاتین دلکو از دو قسمت ثابت و متحرک تشکیل شده است. پلاتین ثابت به وسیلهٔ پیچ روی صفحه دلکو بسته می‌شود و پلاتین متحرک، که نسبت به بدنه دلکو عایق شده است. به وسیلهٔ نیروی فر تیغه‌ای روی پلاتین ثابت قرار می‌گیرد. در شکل ۳-۲۳، پلاتین دلکوی یک نوع خودرو نشان داده شده که در آن پلاتین ثابت با شماره (۱)، پلاتین متحرک با شماره (۲)، پاشنه پلاتین یا فیبری با شماره (۳) و فر تیغه‌ای پلاتین با شماره (۴) مشخص گردیده است. جدا شدن پلاتین متحرک از پلاتین ثابت از لحظه تماس بادامک میل دلکو با فیبر متصل به فر پلاتین آغاز می‌شود.

جدا شدن پلاتین‌ها از یکدیگر با اثر قطع مدار سیم پیچ اولیه کوئل می‌شود. در شکل ۳-۲۴ بازشدن دهانه پلاتین توسط بادامک دلکو دیده می‌شود.

زاویه نشست پلاتین که آن را زاویه سکون نیز می‌نامند، عبارت است از مقدار زاویه‌ای از بادامک دلکو که در طول آن پلاتین متحرک روی پلاتین ثابت قرار گرفته و دهانه

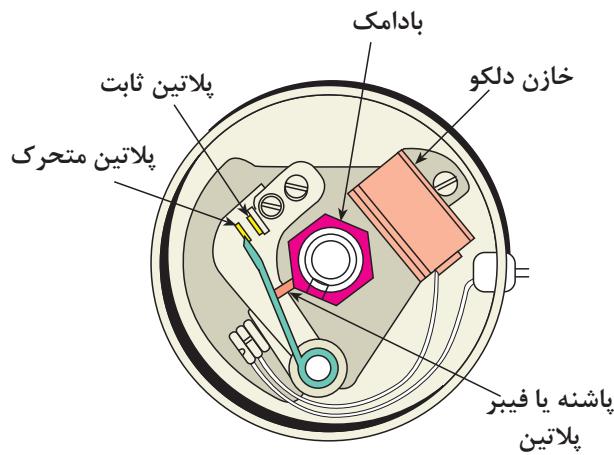

شکل ۳-۲۴

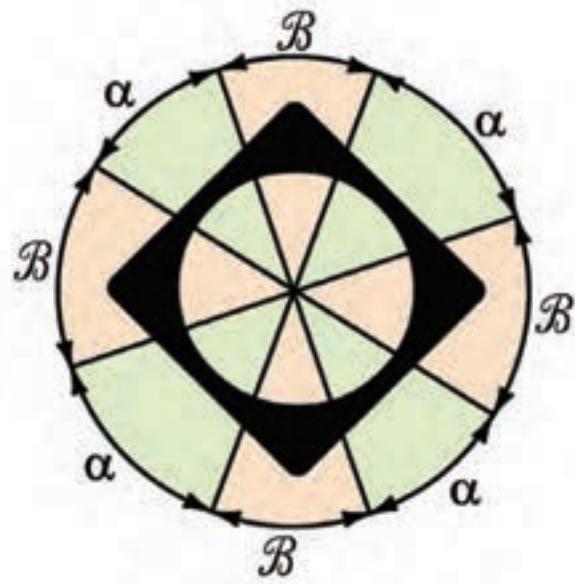

شکل ۳-۲۵

پلاتین‌ها بسته است (شکل‌های ۳-۲۵ و ۳-۲۶). زاویه داول در حدود 60° زاویه کل مربوط به هر سیلندر موتور است. در یک موتور چهار سیلندر یک دور گردش بادامک چهار مرتبه دهانه پلاتین را باز و بسته می‌کند (90° درجه برای هر سیلندر)، که مقدار a (زاویه داول) برابر 54° درجه و مقدار زاویه باز بودن دهانه پلاتین 36° درجه خواهد بود.


$$4\alpha + 4\beta = 360 \quad \text{درجه}$$

$$\alpha + \beta = 90 \quad \text{مقدار زاویه هر سیلندر}$$

$$\alpha = \frac{60}{4} \times 90 = 54 \quad \text{زاویه داول (درجه)}$$

$$\beta = 90 - 54 = 36 \quad \text{زاویه باز بودن (درجه)}$$

برای تنظیم مقدار زاویه نشست پلاتین لازم است مطابق دستورالعمل کارخانه سازنده خودرو عمل شود. این مقدار در خودروهای چهارسیلندر، بین 50° تا 60° درجه و شش سیلندر، بین 32° تا 37° درجه و هشت سیلندر، بین 26° تا 30° درجه است.

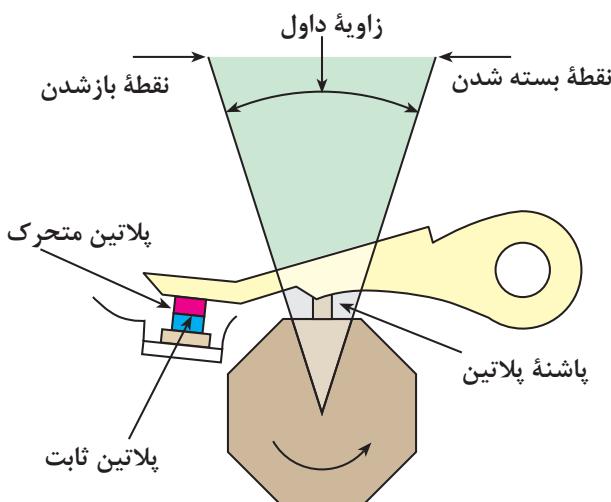

شکل ۳-۲۶




شکل ۳-۲۷

زاویه داول (زاویه نشست پلاتین) قابل اندازه‌گیری است و از دستگاهی به نام «داول سنج» برای اندازه‌گیری آن استفاده می‌شود. در شکل ۳-۲۷ دستگاه «داول سنج» و کاربرد آن در اندازه‌گیری زاویه داول پلاتین‌های یک خودرو دیده می‌شود.

۳-۸-۴ خازن دلکو

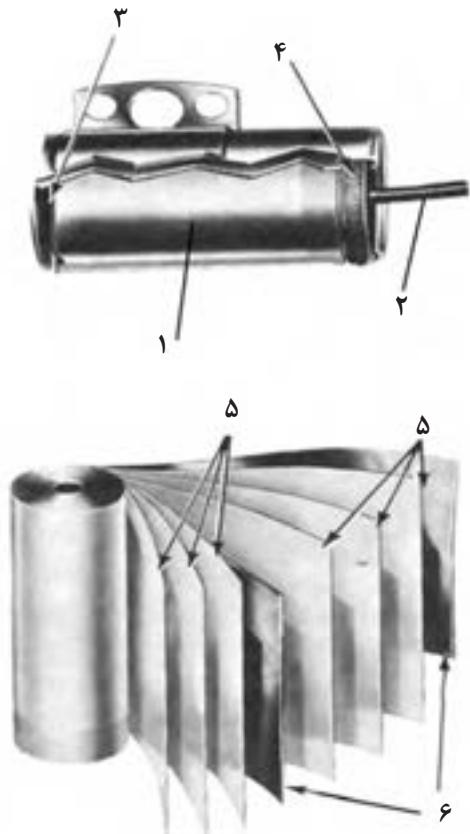خازن دلکو از دو صفحه فلزی و چندین صفحه عایق تشکیل شده است. صفحه های فلزی از جنس قلع یا آلومینیم انتخاب می شود و دو طرف آن ها را با نوارهای کاغذی عایق بندی می کنند. مجموعه صفحات (مطابق شکل ۳-۲۸) روی هم پیچیده می شود و به صورت استوانه ای در داخل قاب فلزی قرار می گیرد. یکی از وظایف خازن جلوگیری از حذف میدان مغناطیسی سیم پیچ اولیه کوئل است.



مجموعه صفحات فلزی و عایق خازن ۲- سیم خازن ۳- فلز اتصال بدنه ۴- واشر آب بندی ۵- صفحه عایق ۶- صفحات فلزی خازن

شکل ۳-۲۸-۳- اجزای خازن

یکی از صفحات فلزی به سیم مثبت خازن و صفحه دیگر به بدنه خازن متصل می شود. سیم مثبت به پلاتین مثبت و سیم ترمینال منفی (CB) کوئل وصل می گردد و اتصال بدنه خازن به وسیله پیچ به بدنه دلکو بسته می شود.



شکل ۳-۲۹

از خازن برای جلوگیری از ایجاد جرقه در دهانه پلاتین استفاده می شود. خازن به طور موازی با پلاتین در روی دلکو قرار می گیرد. ظرفیت خازن دلکو در حدود $15\text{--}35\text{ }\mu\text{F}$ میکرو فاراد است.

خازن ممکن است در داخل دلکو روی صفحه پلاتین یا روی قسمت خارجی بدنه دلکو بسته شود. در شکل ۳-۲۹، محل نصب خازن در داخل دلکو دیده می شود.

۳-۸-۵ صفحات دلکو

دلکو دارای دو صفحه است :

- صفحه بالایی (متحرک)

- صفحه زیرین (ثابت)

در شکل ۳-۳۰ صفحات دلکو دیده می شود. صفحه زیرین به وسیله پیچ به بدنه دلکو ثابت و صفحه بالایی (که پلاتین دلکو روی آن بسته می شود) نسبت به صفحه زیرین متحرک است و تا چند درجه می تواند تغییر وضعیت دهد. صفحات دلکو را می توان باز کردن پیچ های آن از روی بدنه خارج نمود.

شکل ۳-۳۰



۳-۸-۶ بادامک میل دلکو

بادامک میل دلکو کار باز کردن دهانه پلاتین ها را در حین چرخش خود بر عهده دارد (شماره یک در شکل ۳-۳۱). تعداد بادامک ها بر حسب تعداد سیلندر های موتور طراحی می گردد. شکل و اندازه برش عرضی میل بادامک به شرح زیر است:


- در موتورهای چهار سیلندر، چهار گوش و به فاصله ۹۰ درجه از یکدیگر
- در موتورهای شش سیلندر، شش گوش و به فاصله ۶۰ درجه از یکدیگر
- در موتورهای هشت سیلندر، هشت گوش و به فاصله ۴۵ درجه از یکدیگر

- بسته شدن دهانه پلاتین ها توسط فنر پلاتین، متحرک انجام می شود.




شکل ۳-۳۱

۳-۹ مکانیزم آوانس وزنه‌ای دلکو

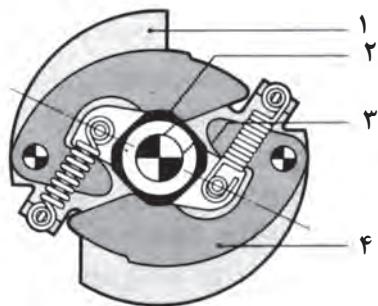


شکل ۳-۳۲

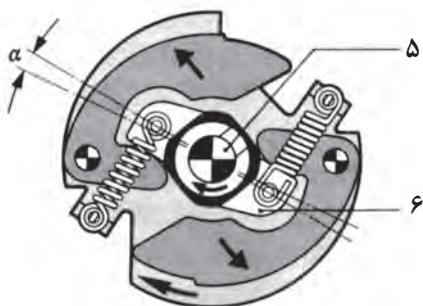

شکل ۳-۳۳

دستگاه آوانس وزنه‌ای وظیفه دارد لحظه شروع جرقه را در سیلندرهای موتور، بر حسب دوران موتور، تنظیم کند. دستگاه آوانس وزنه‌ای دارای دو عدد وزنه لوبیابی شکل است که توسط فنرها کنترل می‌شوند. در حالت آزاد گردی موتور (دور آرام) نیروی فنرها اجازه عمل نمودن به وزنه‌ها را نمی‌دهد (شکل ۳-۳۲) ولی زمانی که دور موتور افزایش می‌یابد نیروی گریز از مرکز وارد شده به وزنه‌ها از نیروی کشنش فنرها بیشتر می‌شود و وزنه‌ها حول نقطه تعليق خود حرکت می‌کنند و باعث می‌شوند تا بادامک دلکو در جهت دوران خود چند درجه نسبت به وضعیت قبلی جلوتر قرار گیرد و در نتیجه دهانه پلاتین زودتر باز می‌شود و جرقه در شمع‌ها آوانس می‌گردد.

در شکل ۳-۳۳، تأثیر نیروی گریز از مرکز وارد شده به وزنه‌های دلکو دیده می‌شود، که حاصل آن باز شدن زودتر دهانه پلاتین‌ها به اندازه α درجه است.

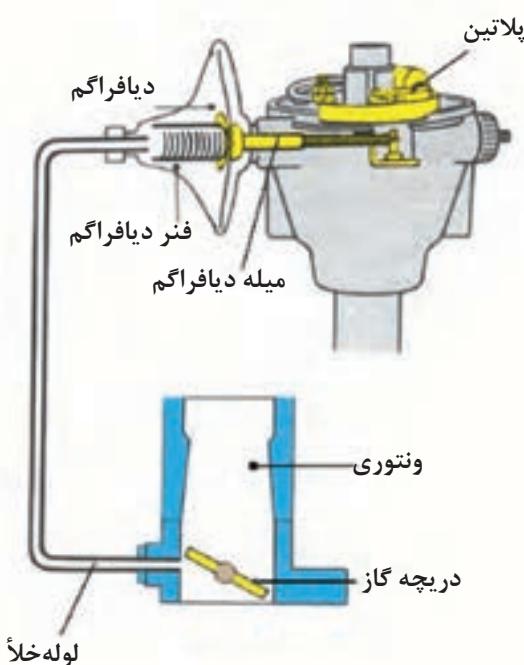

شکل ۳-۳۴ مکانیزم دستگاه آوانس خلئی


۳-۱۰ مکانیزم آوانس خلئی دلکو

دستگاه آوانس خلئی دارای دیافراگمی است که از یک سمت توسط میله فلزی به صفحه متحرک دلکو و از سمت دیگر روی فنر دیافراگم تکیه دارد. محفظه پشت دیافراگم به وسیله لوله‌ای به کاربراتور (بالای دریچه گاز) متصل است. در شکل ۳-۳۴، تصویر شماتیک ارتباط دستگاه آوانس خلئی به کاربراتور خودرو نشان داده شده است. زمانی که دریچه گاز باز می‌شود سرعت عبور هوا (در مقابل مجرای متصل به محفظه دیافراگم) افزایش می‌یابد. محفظه پشت دیافراگم دستگاه آوانس خلئی، عامل افت فشار (خلأ) می‌گردد. خلاً ایجاد شده، بر دیافراگم اثر می‌کند و باعث ایجاد حرکت خطی در میله متصل به صفحه متحرک دلکو می‌شود. نیروی کشنش مؤثر بر میله، صفحه متحرک دلکو را در جهت خلاف چرخش میل دلکو چند درجه می‌گرداند و به این ترتیب دهانه پلاتین‌ها زودتر باز می‌شود.



برای جدا کردن مجموعه آوانس خلئی لازم است، بعد از بیرون آوردن صفحه های دلکو، (با باز کردن پیچ های اتصال محفظه خلئی و آزاد نمودن میله متصل به صفحه متحرک دلکو)، مجموعه دستگاه آوانس خلئی را از بدنه دلکو جدا نمود. در شکل (۳-۳۵) باز کردن پیچ اتصال بست دستگاه آوانس خلئی به بدنه دلکو دیده می شود. اجزای داخلی یک نوع دلکو به صورت شماتیک، در شکل ۳-۲۶ نشان داده شده است.

شکل ۳-۳۵

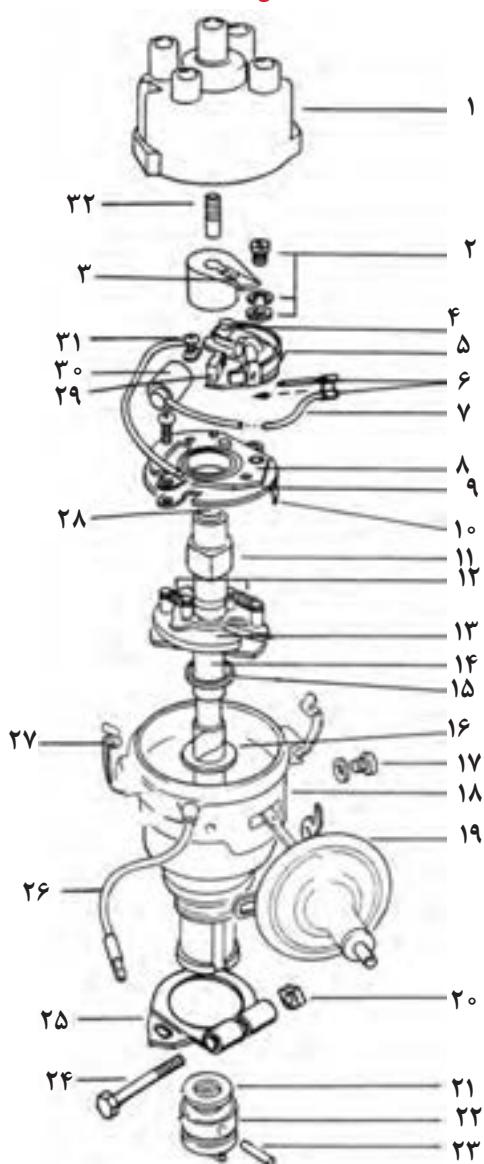

شکل ۳-۳۶

- ۱-در دلکو
- ۲-پیچ و واشر پلاتین
- ۳-چکش برق
- ۴-محور پلاتین متحرک
- ۵-پلاتین متحرک (مثبت)
- ۶-صفحة اتصال سیم حازن و دلکو
- ۷-سیم حازن
- ۸-صفحة متحرک
- ۹-صفحة ثابت
- ۱۰-پایه صفحه ثابت
- ۱۱-بادامک
- ۱۲-فرز وزنه های آوانس
- ۱۳-وزنه ها
- ۱۴-محور دلکو
- ۱۵-واشر پلاستیکی
- ۱۶-واشر فلزی
- ۱۷-پیچ آوانس خلئی
- ۱۸-بدنه دلکو
- ۱۹-کپسول آوانس خلئی
- ۲۰-مهره بست دلکو
- ۲۱-واشر
- ۲۲-محور دو شاخه ای محرک دلکو
- ۲۳-پین اتصال دو شاخه به محور
- ۲۴-پیچ بست دلکو
- ۲۵-صفحة بست دلکو
- ۲۶-عایق سیم دلکو
- ۲۷-بست
- ۲۸-نمد روی محور چهار پهلو
- ۲۹-نمد روغن کاری بادامک
- ۳۰-حازن
- ۳۱-پیچ حازن
- ۳۲-زغال و فنر زغال در دلکو


۳-۱۱ دلکوهای الکترونیکی

دلکوهای الکترونیکی نیز همانند دلکوهای مکانیکی مدار اولیه کوئل را کنترل می‌کنند. این نوع دلکوها از نظر مکانیزم قطع و وصل مدار اولیه کوئل با دلکوهای مکانیکی (پلاتین دار) متفاوت است. هدف از طراحی آن‌ها از بین بردن معایب دلکوهای مکانیکی در سیستم جرقه‌زنی خودرو است. دوام و عمر دلکوهای الکترونیکی از دلکوهای مکانیکی بیشتر است و به تعمیر و نگهداری کمتری نیاز دارد. در سیستم جرقه‌زنی پلاتینی با گردش میل دلکو (شافت دلکو) بادامک‌ها زیر پاشنه‌های پلاتین قرار می‌گیرند و باعث بازو بسته شدن آن‌ها می‌گردند.

با هر بار بازشدن پلاتین‌ها، مدار اولیه کوئل قطع می‌گردد و باعث ریزش میدان مغناطیسی هسته می‌شود به‌طوری که با ریزش خطوط قوا مغناطیسی، ولتاژ زیاد در سیم پیچ ثانویه کوئل القا می‌شود. در سیستم جرقه‌زنی الکترونیکی از ترانزیستور قدرتی برای قطع و وصل کردن مدار اولیه و یک مولڈ پالس برای ایجاد سیگنال استفاده شده است. شکل شماتیک ۳-۳۷، مقایسه دو سیستم جرقه‌زنی مکانیکی و الکترونیکی را نشان می‌دهد. در دلکوهای الکترونیکی، مکانیزم پلاتین و خازن حذف شده و اجزای زیر در ساختمان دلکو به کار رفته است:

۳-۱۱-۱ پیکاپ^۱ مغناطیسی

پیکاپ مغناطیسی، که از سیم پیچ و هسته و مغناطیسی دائمی^۲ تشکیل شده است، در داخل دلکو قرار داده می‌شود. پیکاپ به وسیله دو رشته سیم به واحد کنترل^۳ (مدول کنترل) متصل می‌گردد. در شکل ۳-۳۸، سیم پیچ و هسته پیکاپ با فلش سبز رنگ و مغناطیس دائم نصب شده در داخل دلکو با فلش زرد رنگ نشان داده شده است.

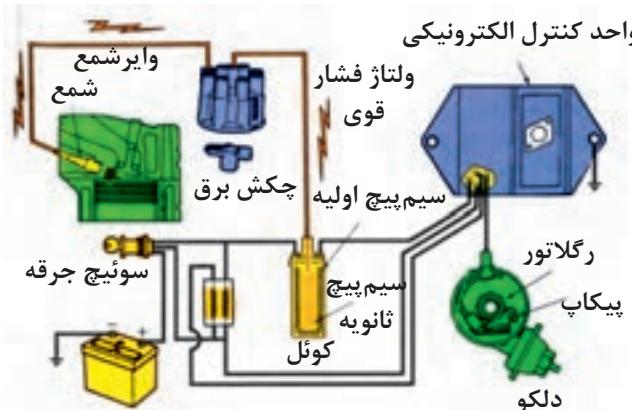

شکل ۳-۳۷



شکل ۳-۳۸

- 1- Pickup coil
- 2- permanent
- 3- Unit control



شکل ۳-۳۹




شکل ۳-۴۰

۳-۱۱-۲ - چرخ دندانه دار^۱ یا چرخ فرمان

در دلکوهای الکترونیکی صفحه دندانه داری در روی شفت دلکو (میل دلکو) قرار دارد که همراه با آن دوران می کند . تعداد دندانه های طراحی شده در روی صفحه برابر با تعداد سیلندر های موتور انتخاب می شود . در شکل ۳-۳۹، چرخ فرمان یا چرخ دندانه دار دلکوی یک موتور هشت سیلندر دیده می شود که دندانه روی آن با فلش قرمز رنگ نشان داده شده است .

۳-۱۱-۳ واحد کنترل یامدول کنترل جرقه



کنترل مدار اولیه جرقه به وسیله اجزای الکترونیکی (ترانزیستور ، دیود ، مقاومت و ...) ، نصب شده در داخل مدول کنترل صورت می گیرد این اجزاء از طریق سوئیچ اصلی موتور به باطری خودرو متصل می شود و به وسیله دسته سیم در مدار دلکو (پیکاپ الکترو مغناطیس) و کوئل قرار می گیرد . مدول کنترل جرقه در بعضی از خودروها در داخل دلکو قرار می گیرد و در بعضی دیگر در خارج آن نصب می شود در شکل ۳-۴۰، مدول کنترل الکترونیکی طراحی شده در داخل دلکوی خودرویی دیده می شود که در تصویر با فلش زرد نگ نشان داده شده است.

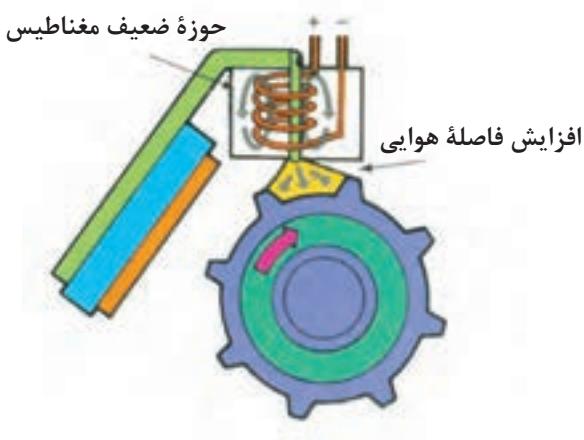


شکل ۳-۴۱

عملکرد پیکاپ مغناطیسی در دلکوی الکترونیکی به شرح زیر است :

زمانی که دندانه روی چرخ فرمان دلکو در مقابل هسته پیکاپ قرار نداشته باشد حوزه مغناطیسی هسته کم می شود و جریان الکتریکی ایجاد شده در سیم پیچ پیکاپ، کاهش پیدا می کند. در این حالت مدار اولیه کوئل از طریق مدول کنترل جرقه برقرار می شود . در شکل ۳-۴۱ ، افزایش فاصله هوایی دندانه با هسته کوئل و حوزه ضعیف مغناطیسی مؤثر بر سیم پیچ پیکاپ نشان داده شده است .

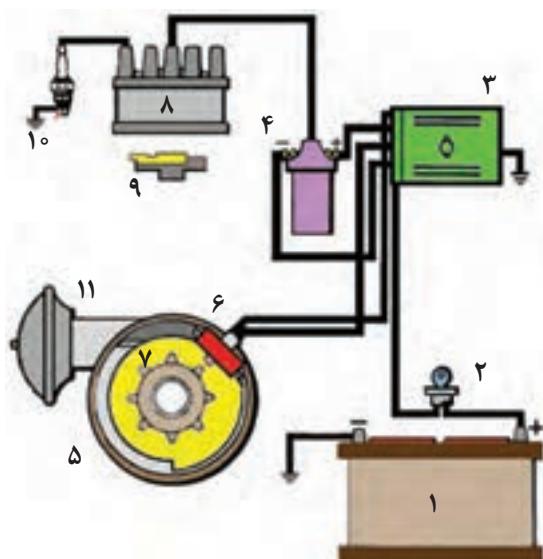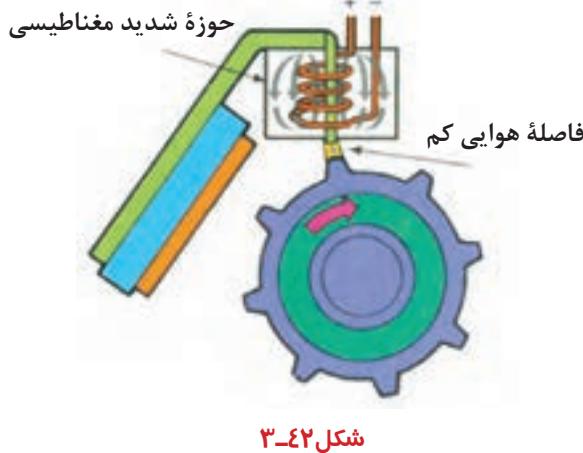

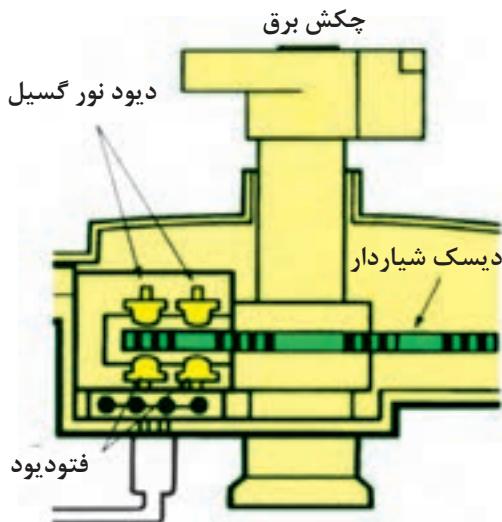شکل ۳-۴۳- مدار شماتیک سیستم جرقه زنی الکترونیکی



هنگامی که دندانه چرخ فرمان در راستای هسته پیکاپ قرار می‌گیرد به سبب کاهش فاصله هوایی، خطوط قوا بین دندانه و هسته پیکاپ متمرکز می‌شود و جریان الکتریکی قوی‌تری در سیم پیچ پیکاپ مغناطیسی به وجود می‌آید. افزایش جریان الکتریکی سیم پیچ پیکاپ ترانزیستور مدول کنترل را تحریک می‌کند و باعث قطع مدار اولیه کوئل می‌شود و همان گونه که ذکر شد، ریزش خطوط قوا مغناطیسی هسته کوئل، ولتاژ بالایی را در سیم پیچ ثانویه ایجاد می‌کند و در شکل ۳-۴۲ قرار گرفتن دندانه در مقابل هسته پیکاپ و افزایش میدان مغناطیسی در پیکاپ نشان داده شده است.

در شکل ۳-۴۳، مدار شماتیک سیستم جرقه زنی الکترونیکی نشان داده شده است. در تصویر، باتری با شماره (۱)، سوئیچ اصلی موتور (سوئیچ جرقه) با شماره (۲)، واحد کنترل الکترونیکی با شماره (۳)، کوئل با شماره (۴)، دلکو با شماره (۵)، پیکاپ با شماره (۶)، چرخ دندانه‌دار یا چرخ فرمان با شماره (۷)، در دلکو با شماره (۸)، چکش برق با شماره (۹)، شمع موتور با شماره (۱۰) و دستگاه آوانس خلیی با شماره (۱۱) مشخص شده است.

در نوع دیگری از دلکوهای الکترونیکی از سنسور فتوالکتریک برای تولید پالس نوری استفاده شده است. در این مکانیزم، دیسک شیار داری روی میل دلکو (شاфт دلکو) نصب گردیده است که همراه آن دوران می‌کند. طراحی سنسور فتوالکتریک به نحوی است که دیسک شیاردار در حین گردش خود از داخل شکاف سنسور عبور می‌کند. در سنسور فتوالکتریک از دو عدد نور گسیل (LED) و دو عدد فتوسل (فتودیود) استفاده شده است که دیودهای نور گسیل در قسمت بالای دیسک و فتودیودها در قسمت پایین آن قرار دارند. در شکل ۳-۴۴، دیسک شیاردار و نحوه قرار گرفتن سنسور فتوالکتریک در داخل دلکو به صورت شماتیک نشان داده شده است.

تعداد شیارهای روی دیسک بر مبنای تعداد سیلندرهای خودرو انتخاب و در روی دیسک ایجاد می‌شود. شعاع های نورانی توسط دیودهای نورگسیل ارسال و به وسیله فتودیودها دریافت می‌شود. با چرخش دیسک شیاردار پرتوهای نور قطع و وصل می‌شود و توسط فتودیودها پالس‌های نوری به سیگنال ولتاژ تبدیل می‌گردد. سیگنال‌های ارسال شده به واحد کنترل جرقه مدار اولیه کوئل را قطع و وصل می‌کند و ولتاژ القایی در سیم پیچ ثانویه کوئل ایجاد می‌شود. در شکل ۳-۴۵، دیسک شیاردار با فلش قرمز رنگ و سنسور فتوالکتریک با فلش زرد رنگ در دلکوی الکترونیکی نصب شده در خودرویی نشان داده شده است.


در بعضی از دلکوهای الکترونیکی، کوئل مدار جرقه در داخل دلکو طراحی و تعییه می‌شود در شکل ۳-۴۶، یک نوع دلکوی الکترونیکی و کوئل نصب شده در داخل در دلکوی آن دیده می‌شود. در تصویر شماتیک سمت چپ، درپوش کوئل با شماره (۱)، کوئل مدار جرقه با شماره (۲) و محفظه قرار گرفتن کوئل در داخل در دلکو با شماره (۳) مشخص شده است.

در دلکوهایی که برای ارسال پالس به مدول کنترل جرقه از حسگر اثرهال استفاده شده است، دیسک پره‌داری در روی میل دلکو قرار دارد که همراه با شفت دلکو گردش می‌کند. پره‌های دیسک به تعداد سیلندرهای موتور خودرو انتخاب و ایجاد می‌شود. در شکل ۳-۴۷، سنسور اثرهال نصب شده در یک نوع دلکوی الکترونیکی نشان داده شده است. پره روی دیسک و فضای خالی (پنجره) بین پره‌ها نیز در تصویر دیده می‌شوند.

پره‌های روی دیسک پره‌دار هنگام گردش شفت دلکو، به طور متناوب تراشه اثرهال را می‌پوشاند. به این صورت که هنگام عبور پره و پنجره از فاصله هوایی مابین مغناطیس دائم و تراشه هال، اثر میدان مغناطیسی به سنسورهال قطع و وصل می‌شود با این عمل، سیگنال ولتاژی به صورت متناوب




شکل ۳-۴۵

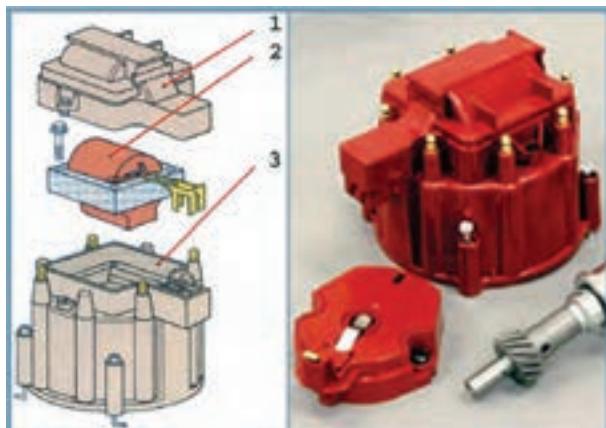


شکل ۳-۴۶




شکل ۳-۴۷

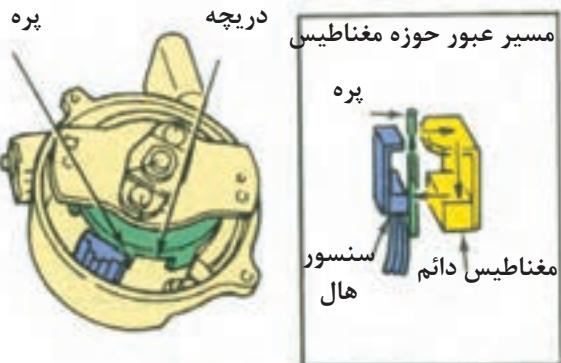

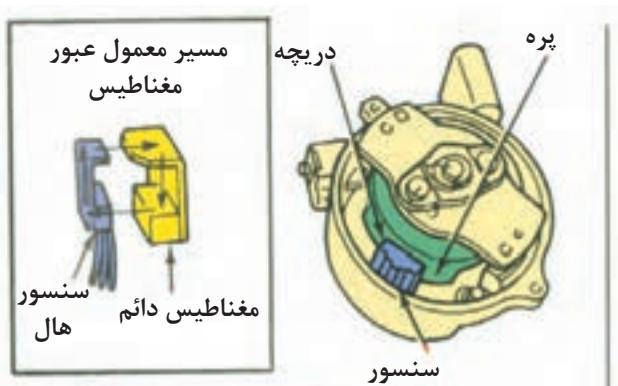الف - قرار گرفتن پره در مقابل سنسور مغناطیس دائم



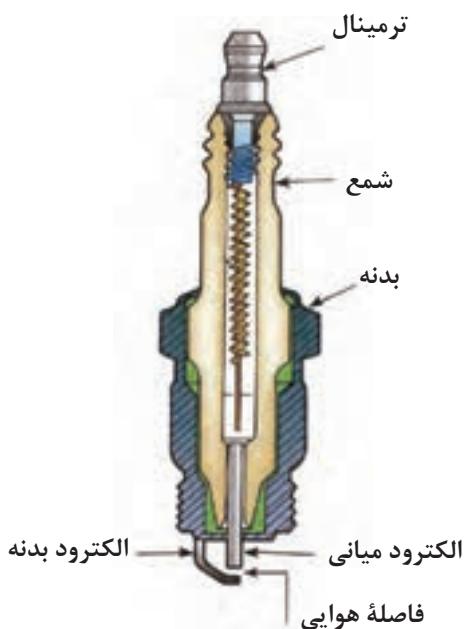ب - قرار گرفتن در مقابل سنسور و مغناطیس دائم
و ارسال سیگنال
۳-۴۸



۳-۴۹



از سنسور به مدول کنترل جرقه ارسال می‌گردد و در نتیجه مدار اولیه جرقه در کوئل به وسیله مدار الکترونیکی داخل واحد کنترل قطع و وصل می‌شود. همان گونه که ذکر شد، قطع و وصل مدار اولیه جرقه باعث اشباع کوئل می‌شود و ولتاژ فشار قوی را در مدار ثانویه کوئل به وجود می‌آورد. در شکل الف-۳-۴۸، پره و دریچه (فاصله خالی مابین دو پره دیسک) روی دیسک نصب شده درشت دلکو و نحوه قرار گرفتن پره‌ها در فاصله هوایی مابین سنسورهال و مغناطیس دائم نشان داده است در این وضعیت ارسال سیگنال به مدول کنترل جرقه قطع است. حوزه میدان مغناطیسی مؤثر بر تراشه هال پس از رد شدن پره و قرار گرفتن دریچه در مقابل سنسور (که باعث ارسال سیگنال ولتاژ به مدول کنترل جرقه می‌شود)، در شکل ب-۳-۴۸ نشان داده است.

۱۲-۳ شمع

شمع باید در مقابل فشار ناشی از احتراق و فشار تراکم مقاومت نماید (شکل ۳-۴۹) و دما را از ناحیه الکترود به نواحی بالای خود انتقال دهد تا ناحیه الکترود در دمای مناسب باقی بماند.

دما مناسب، با توجه به سطح چینی شمع، بین 45°C تا 95°C درجه سانتی گراد است. دمای پایین تر از 45°C درجه سانتی گراد باعث جمع شدن دوده در چینی شمع می‌گردد و همین باعث می‌شود که در عایق حرارتی و به تبع آن در اشتعال اشکال ایجاد گردد. در دمای بالای 95°C درجه سانتی گراد نیز اشتعال زود هنگام ایجاد می‌کند. دمای شمع، بسته به نوع موتور و حالت کارکرد آن، متفاوت است، در دور پایین دما کمتر و در دورهای بالا دما بالاتر است.

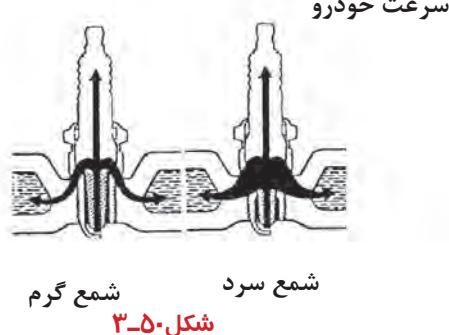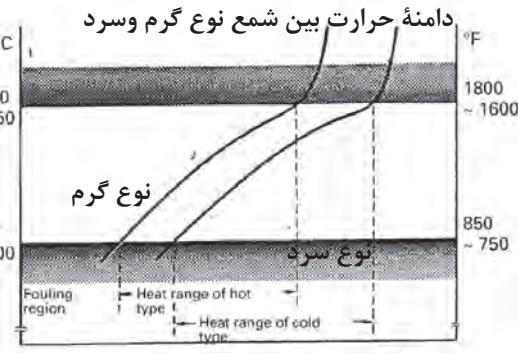اگر از یک خودرو عموماً در دورهای پایین استفاده می‌شود می‌توان از شمع‌های با ارزش حرارتی کمتر استفاده کرد و در خودروهای با دورهای بالا می‌توان از شمع‌های با



ارزش حرارتی بالاتر استفاده نمود . بنابراین، دو نوع شمع گرم و سرد وجود دارد و شاخص اصلی آنها در داشتن ارزش حرارتی است. برای بیان این که یک شمع چه میزان می تواند گرمای را از خود انتقال دهد از کلمه (لفظ) ارزش حرارتی استفاده می شود .

به شمعی که، به دلیل خاصیت حرارتی نمی تواند گرمای را به سرعت انتقال دهد، شمع با ارزش حرارتی پایین (شمع گرم) گفته می شود .

به شمعی که الکترود آن به دلیل داشتن ارزش حرارتی بالا می تواند گرمای را به سرعت انتقال دهد شمع با ارزش حرارتی بالا (شمع سرد) گفته می شود .

در شکل ۳-۵۰، مقایسه شمع سرد و گرم نشان داده شده است .

وضعیت ظاهری شمع موتور در شرایط مختلف کار آن در جدول زیر نشان داده شده است.



علام آوانس زیاد جرقہ



گرم شدن بیش از حد شمع



شمع نرمال



شمع رسوب زدہ



شمع از نظر ارزش حرارتی



شمع با فاصله هواپی کم



اثرگنی بودن سوخت به هوا در روی شمع



شمع روغن زده

زمان: ۲ ساعت

۳-۱۲-۱ - دستور العمل بررسی و عیب‌یابی شمع موتور


وسایل مورد نیاز (شکل ۳-۵۱):

خودرو

آچار شمع

دستگاه مولتی متر

فیلر

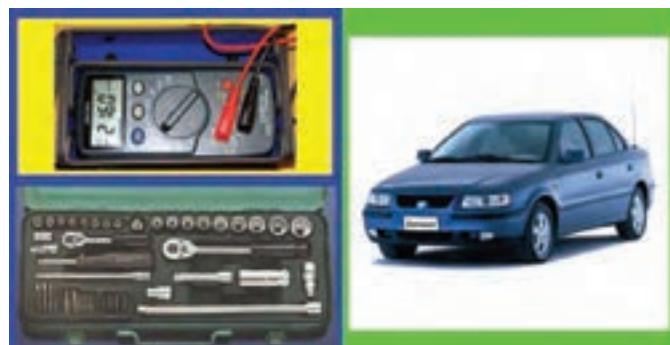

شکل ۳-۵۱

به ترتیب زیر برای عیب‌یابی و بررسی شمع‌ها اقدام کنید :


- وایرها را از شمع‌های موتور جدا کنید.

- با استفاده از آچار شمع، شمع‌های موتور را باز کنید.


- چینی هریک از شمع‌ها را از نظر ترک و شکستگی بررسی و کنترل کنید.

- به وسیله برس سیمی یا دستگاه شمع پاک کن رسویات کنار الکترودها را پاک کنید.

- فاصله هواپی بین الکترود میانی و الکترود بدنه شمع را به وسیله فیلر اندازه‌گیری نمایید. (اندازه استاندارد برای

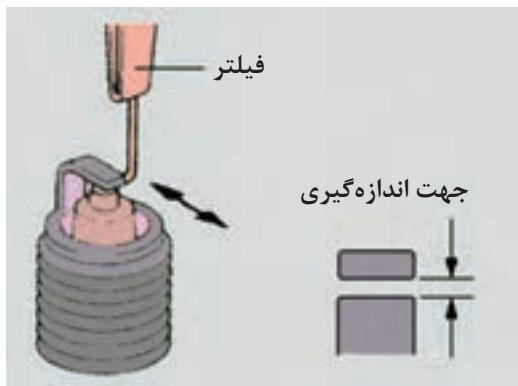

شکل ۳-۵۲

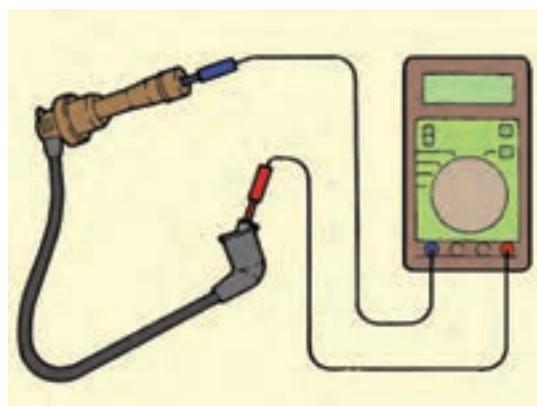

شکل ۳-۵۳

زمان: ۳ ساعت

خودروهای کاربراتوری بین $۰/۷$ میلیمتر و $۰/۸$ میلیمتر و خودروهای انژکتوری بین $۱/۱$ میلیمتر و $۱/۱$ میلیمتر است. در صورتی که فاصله بین الکتروودها مطابق با مقدار توصیه شده در دفترچه راهنمای تعمیرات خودرو نباشد، آن را تنظیم کنید. در شکل ۳-۵۲ نحوه فیلرگیری شمع موتور نشان داده شده است.

میزان مقاومت هریک از واير شمع ها را مطابق شکل ۳-۵۳ به وسیله مولتی متر اندازه‌گیری کنید و در صورتی که مقدار مقاومت اندازه‌گیری شده مطابق میزان توصیه در دفترچه راهنمای تعمیرات خودرو نباشد آنها را تعویض کنید. (هنگام آزمایش دقیق کنید که سلکتور مولتی متر برای اندازه گیری مقاومت تنظیم شده باشد).

۳-۱۳ دستورالعمل آزمایش کوئل به وسیله اهم متر

وسایل لازم:

- کوئل

- اهم متر

برای آزمایش اتصال بدنه شدن سیم پیج اولیه کوئل، به ترتیب زیر، اقدام کنید(شکل ۳-۵۴).

- سلکتور اهم متر را برای اندازه گیری اهم تنظیم کنید.


- سیم مثبت (قرمز رنگ) اهم متر را به ترمینال مثبت یا (SW) کوئل وصل کنید.

- سیم منفی (سیاه رنگ) اهم متر را به بدن کوئل متصل کنید.

- حرکت عقربه اهم متر نشان دنده اتصال بدنه شدن سیم پیج اولیه کوئل است برای آزمایش اتصال بدنه شدن سیم پیج ثانویه کوئل به ترتیب زیر عمل کنید :




شکل ۳-۵۴

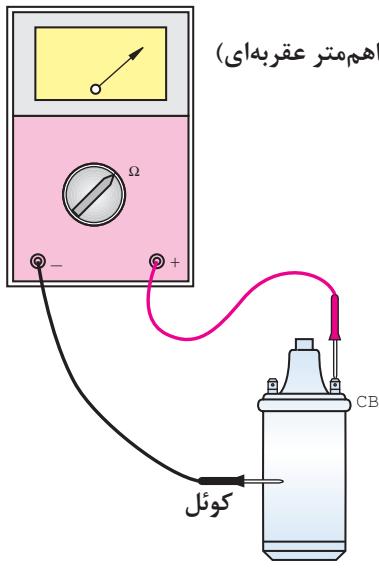

شکل ۳-۵۵

- سلکتور اهم متر را برای اندازه‌گیری اهم تنظیم کنید.
- یکی از سیم‌های اهم متر را به ترمینال خروجی کوئل به دلکو، که با علامت (CB) یا (-) مشخص شده است متصل کنید (شکل ۳-۵۵).

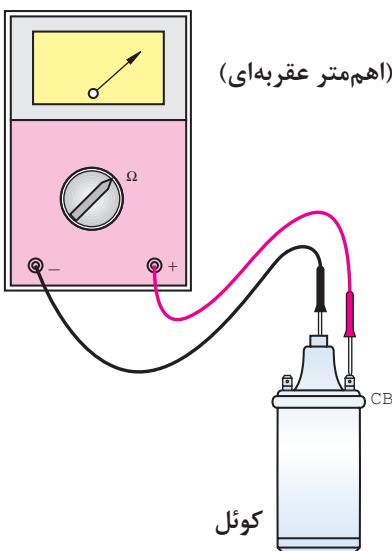

شکل ۳-۵۶

- سیم دیگر اهم متر را به بدن کوئل متصل کنید (دقت کنید رنگ روی بدن کوئل مانع اتصال نشود).
- حرکت عقربه اهم متر نشان دهنده اتصال بدن شدن سیم پیچ ثانویه کوئل، است. برای آزمایش سالم بودن سیم پیچ ثانویه کوئل به ترتیب زیر عمل کنید:
- سلکتور اهم متر را برای اندازه‌گیری اهم تنظیم کنید.
- یکی از سیم‌های اهم متر را به سیم خروجی کوئل به دلکو که با علامت (CB) یا (-) مشخص شده است متصل کنید (شکل ۳-۵۶).

- سیم دیگر اهم متر را به ترمینال برج وسط کوئل (محل اتصال وایر) متصل کنید
- حرکت عقربه اهم متر نشان دهنده سالم بودن سیم پیچ ثانویه کوئل است. در صورتی که عقربه اهم متر حرکت نکند، علامت آن است سیم پیچ ثانویه کوئل قطع است. برای آزمایش اتصال کوتاه شدن سیم پیچ اولیه و نیم سوز بودن آن به ترتیب زیر عمل کنید:

- سیم مثبت و منفی اهم متر را به ترمینال مثبت و منفی یا (SW) و (CB) کوئل متصل کنید.
- مقدار اهم (مقاومت) اندازه‌گیری شده را با مقدار مقاومت ارائه شده توسط کارخانه سازنده کوئل مقایسه کنید. اگر مقدار مقاومت اندازه‌گیری شده کمتر باشد نشان دهنده اتصال کوتاه سیم پیچ اولیه یا نیم سوز شدن کوئل است. در صورتی که اطلاعات کارخانه سازنده کوئل را در اختیار ندارید مقدار مقاومت کوئل نو با همان مشخصات را اندازه‌گیری و با مقدار اهم به دست آمده در آزمایش مقایسه کنید.

- در صورتی که عقربه اهم متر حرکت نکند دلیل قطع بودن سیم پیچ اولیه کوئل است.
در شکل ۳-۵۷، نحوه آزمایش کوئل دیده می‌شود.



شکل ۳-۵۷

۳-۱۴ دستور العمل آزمایش کوئل به وسیله لامپ آزمایش

زمان: ۳ ساعت

وسایل لازم:

- باتری

- کوئل

- لامپ آزمایش

- سیم رابط

برای آزمایش سیم پیچ اولیه کوئل، به ترتیب زیر عمل کنید:

- یک سر سیم لامپ آزمایش را به ترمینال مثبت یا (SW) کوئل و سر دیگر سیم لامپ را به مثبت باتری متصل کنید (شکل ۳-۵۸).


- ترمینال منفی یا (CB) کوئل را به وسیله سیم رابط به ترمینال قطب منفی باتری وصل کنید.

- روشن شدن لامپ دلیل سالم بودن سیم پیچ اولیه کوئل است.


برای آزمایش اتصال بدنۀ کوئل به ترتیب زیر عمل کنید:

- یک سر سیم لامپ آزمایش را به بدنۀ کوئل و سر دیگر


آن را به ترمینال یکی از قطب‌های باتری متصل کنید.

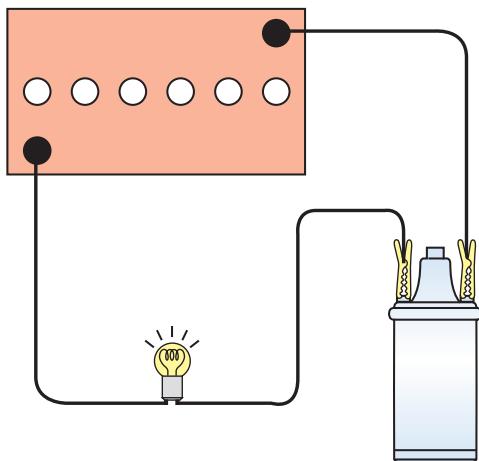


شکل ۳-۵۸

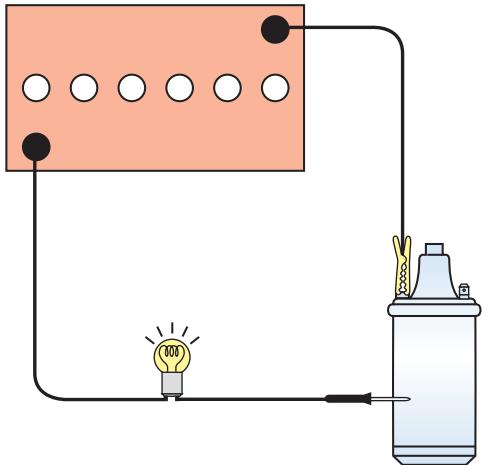

شکل ۳-۵۹

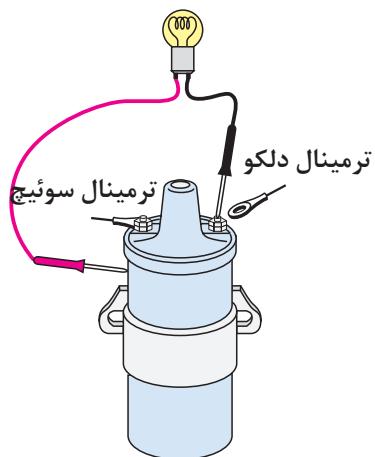

شکل ۳-۶۰

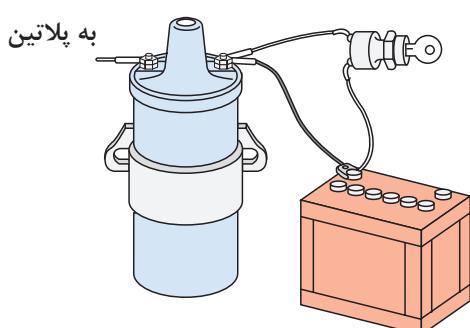

شکل ۳-۶۱

- به وسیله سیم رابط اتصال قطب دیگر باتری را با ترمینال مثبت یا منفی کوئل، برقرار کنید.
- روشن شدن لامپ دلیل اتصال بدنۀ سیم پیچ اولیۀ کوئل است (شکل ۳-۵۹). برای آزمایش اتصال بدنۀ سیم پیچ اولیۀ کوئل در روی خودرو به ترتیب زیر عمل کنید:
- سیم ترمینال کوئل به دلکو (CB) یا (-) را جدا کنید.

- یک سر سیم لامپ آزمایش را به (CB) یا (-) کوئل و سر دیگر آن را به بدنۀ کوئل متصل کنید. (شکل ۳-۶۰)
- سوئیچ جرقه را در حالت روشن قرار دهید.
- روشن شدن لامپ دلیل اتصال بدنۀ سیم پیچ اولیۀ کوئل است.


برای آزمایش مدار الکتریکی باتری به کوئل به ترتیب زیر عمل کنید :

- اتصال ترمینال (SW) یا مثبت کوئل، را جدا کنید.
- به وسیله سیم رابط ، ترمینال قطب مثبت باتری را به ترمینال (SW) یا مثبت کوئل وصل کنید.

با روشن نمودن موتور خودرو ، صحت کار کوئل را بررسی کنید. کار کردن کوئل دلیل عیب در مدار سیم کشی سوئیچ به کوئل است (شکل ۳-۶۱).

برای آزمایش قدرت جرقه شمع در مدار فشار قوی کوئل به ترتیب زیر اقدام کنید:

وایر کوئل به دلکو را از قسمت در دلکو جدا کنید. با استفاده از انبر، عایق الکتریکی وایر را نزدیک بدنۀ موتور نگه دارید ، به نحوی که فاصلۀ قسمت فلزی وایر با بدنۀ در حدود ۱۰ میلی‌متر باشد. دقت کنید محل انتخاب شده فاقد رنگ و عایق باشد .

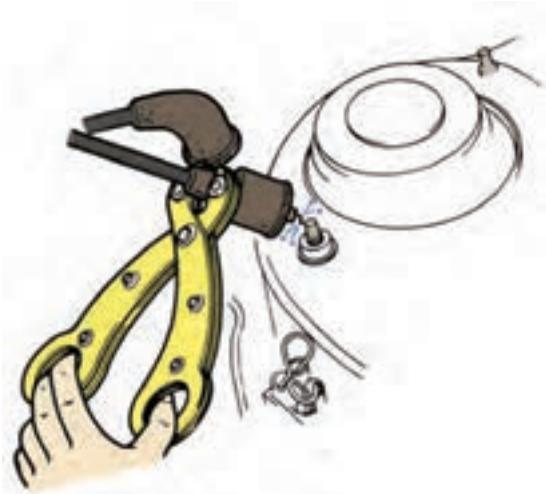

شکل ۳-۶۲

زمان: ۱ ساعت



شکل ۳-۶۳



شکل ۳-۶۴

- سوئیچ اصلی موتور را در وضعیت روشن قرار دهید و استارت بزنید.

- پرش جرقه آبی یا بنفش رنگ از وایر اصلی به بدنه نشان دهنده سالم بودن کوئل و سیم پیچ ثانویه است (شکل ۳-۶۲).

پرش جرقه قرمز یا زردرنگ از وایر اصلی به بدنه دلیل ضعیف بودن و یا نیم سوز شدن کوئل است.

۳-۱۵ دستور العمل پیاده و سوار کردن کوئل

برای پیاده کردن کوئل از روی خودرو به ترتیب زیر اقدام کنید :

- اتصال کابل ترمینال قطب منفی باتری را جدا کنید (شکل ۳-۶۳).

- ترمینال (CB) یا (-) کوئل را جدا کنید (شکل ۳-۶۴ شماره ۱).

- ترمینال (SW) یا (+) کوئل را جدا کنید (شکل ۳-۶۴ شماره ۲).


- وایر کوئل به دلکو را جدا کنید (شکل ۳-۶۴ شماره ۳).

- کوئل به وسیله بست مخصوص به بدنه خودرو متصل است.



شکل ۳-۶۵

- پیچ با مهره اتصال بست به بدنه خودرو را باز و کوئل را از روی بدنه جدا کنید.
- در شکل ۳-۶۵ پیچ و مهره اتصال کوئل به بدنه نشان داده شده است.
- برای سوارکردن کوئل، عکس مراحل پیاده کردن آن عمل کنید.

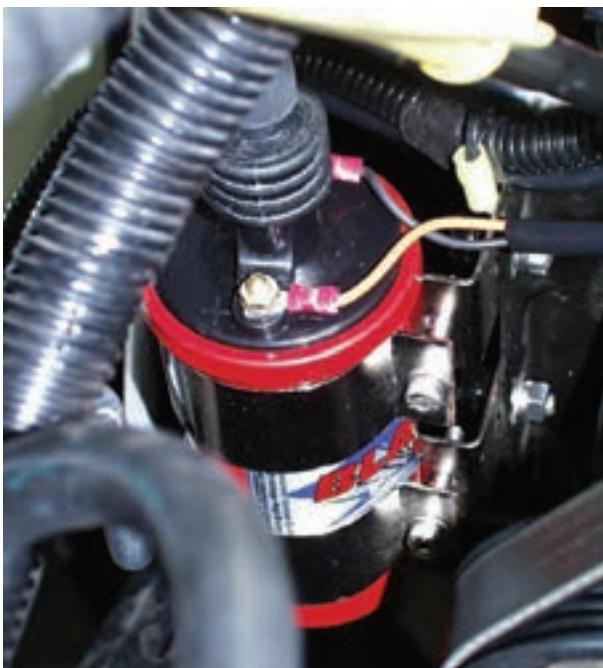

شکل ۳-۶۶

۱۸۴

۳-۱۶ اصول نگهداری از کوئل

- از برقراری اتصال صحیح سر سیم های ورودی و خروجی کوئل به ترمینال (SW) و (CB) کوئل اطمینان حاصل کنید.
- از برقراری اتصال صحیح سر واير فشار قوى با ترمینال وسط کوئل اطمینان حاصل کنید.
- کلاهک لاستیکی گردگیر سر واير فشار قوى باید در محل خود به خوبی نصب گردد تا از نفوذ رطوبت و مواد خارجی جلوگیری شود.
- ایجاد رسوب و تمیز نبودن محل اتصال سر واير و ترمینال خروجی فشار قوى کوئل از انتقال ولتاژ مورد نیاز شمع ها جلوگیری می کند. بنابراین، محل اتصال را، در صورت لزوم، با وسایل پاک کننده تمیز کنید.
- نحوه قرار گرفتن کوئل در خودروهای مختلف به صورت عمودی، افقی، مایل و واژگون است.
- در شکل ۳-۶۶ کوئل خودرویی نشان داده شده که به صورت قائم نصب شده است.

۳-۱۷ دستورالعمل بررسی کوئل های نوع

پرسی

زمان: ۲ ساعت

وسایل مورد نیاز:

- کوئل

- مولتی متر

قسمت های زیر را بررسی نمائید و در صورت مغایرت
داشتن کوئل را تعویض کنید.

مقاومت سیم پیچ ثانویه و اولیه را با استفاده از مولتی متر
اندازه گیری نمائید. در صورتی که مقاومت در محدوده
استاندارد نباشد سیم پیچ کوئل ها قطع یا اتصال کوتاه شده
است.

مقاومت سیم پیچ اولیه در دمای 20°C درجه سانتی گراد
(بر حسب اهم)

F-۰۸۸, F-۵۰۴ ۰,۷۲-۰,۸۸

F-۱۰۰ ۱,۸۸-۱,۳۲

F-۶۰۸ ۰,۶۷-۰,۸۱

F-۶۴۸ ۰,۷۰-۰,۸۶

مقاومت سیم پیچ ثانویه در دمای 20°C درجه سانتی گراد
(بر حسب کیلو اهم)

F-۰۸۸, F-۵۰۴ ۱۰,۲۹-۱۳,۹۲

F-۱۰۰ ۲۲,۱۰-۲۹,۱۰

F-۶۰۸, F-۶۴۸ ۱۱,۳-۱۵,۳

مقدار مقاومت خارجی در دمای 20°C درجه سانتی گراد
(بر حسب اهم):


F-۱۰۰ ۱,۲۲-۱,۴۹

مقاومت سیم پیچ اولیه کوئل بین ترمینال + و - کوئل
را اندازه گیری نمائید. شکل (۳-۶۸)


مقدار استاندارد (اهم) $1,۰۸-1,۳۲$

مقاومت سیم پیچ ثانویه کوئل بین ترمینال ولتاژ قوى
و ترمینال + کوئل را اندازه گیری نمائید.

مقدار استاندارد (اهم) $۲۳,۰-۳۱,۱$

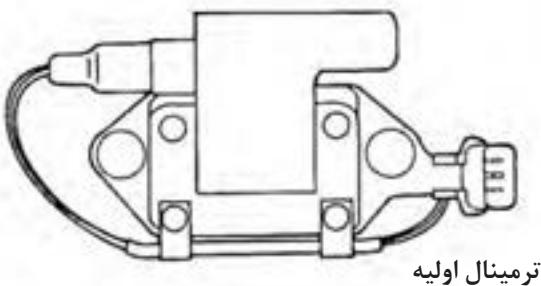

شکل ۳-۶۷

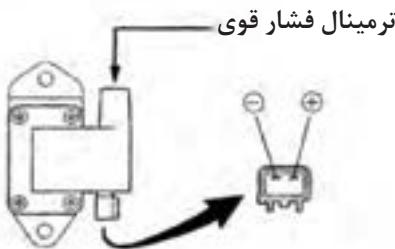

شکل ۳-۶۸

۱۸-۳-دستورالعمل آزمایش کوئل (با ترانزیستور قدرت)

زمان: ۳ ساعت



شکل ۳-۶۹

وسایل مورد نیاز :

- کوئل

- شمع

- مولتی متر

برای بازرسی مدار ثانویه کوئل به ترتیب زیر، عمل کنید
شکل ۳-۶۹ (این نوع کوئل ها دارای سه سیم می باشند که برای آزمایش آنها به طریق زیر عمل می نماییم):

۱- کانکتور کوئل را جدا نمایید.


۲- کوئل را خارج کنید و یک شمع جدید بر روی آن نصب نمایید.

۳- کانکتور کوئل را وصل نمایید.

۴- شمع را به بدنه متصل نمایید و به موتور استارت بزنید.

۵- به جرقه بین الکترودهای شمع دقت کنید.

۶- در صورت جرقه نزدن شمع، کوئل را تعویض نمایید و در صورت تعویض کوئل، اگر جرقه تولید نشد مدار جرقه را بررسی و عیب یابی کنید (شکل ۳-۷۰).

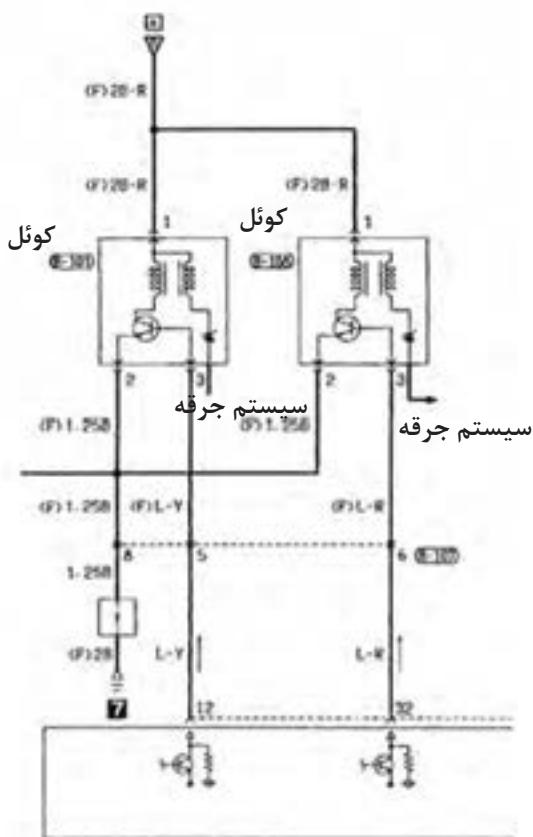


شکل ۳-۷۰

برای بازرسی مدار اولیه کوئل و ترانزیستور قدرت به ترتیب زیر عمل کنید:

- از یک اهمتر نوع آنالوگ (عقربه‌ای) استفاده نمائید.

- سیم منفی مولتی‌متر را به ترمینال شماره ۲ کوئل

متصل نمایید (شکل ۳-۷۱ و جدول ۳-۱).

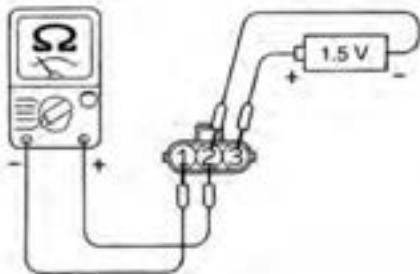

شکل ۳-۷۱

جدول ۳-۱

			ولتاژ
۳	۲	۱	
			زمانی که جریان برقرار است
			زمانی که جریان برقرار نیست

احتیاط

این آزمایش باید سریع (کمتر از ۱۰ ثانیه) صورت گیرد تا باعث سوختن ترانزیستور قدرت نگردد.


روش بازرسی کوئل دوبل

- سوئیچ خودرو در موقعیت خاموش (OFF) قرار دهید.

- واپر شمع ها و کانکتورهای کوئل را جدا نمایید و سوئیچ را به حالت روشن (ON) قرار دهید (شکل ۳-۷۲).

- ولتاژ بین ترمینال ۱ و ۲ باید ۱۲ ولت باشد.


- در غیر این صورت فیوز IG Coil را تعویض نمایید.

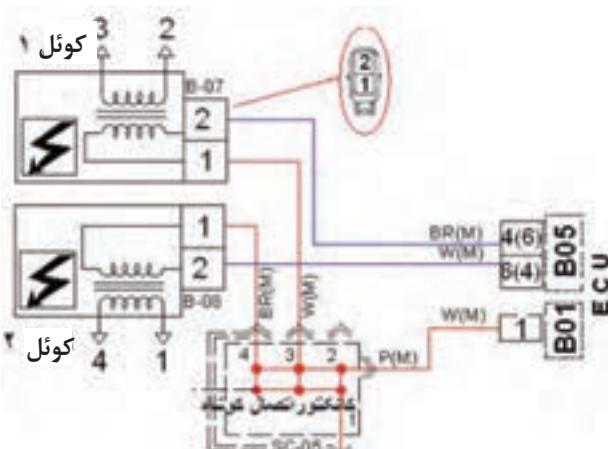

شکل ۳-۷۲

اندازه‌گیری مقاومت مدار اولیه


هر دو سیم پیچ اولیه را مانند شکل ۳-۷۳ در هریک از کانکتورها اندازه‌گیری نمایید. مقدار مقاومت سیم‌پیچ مدار اولیه باید بین ۰/۶ تا ۰/۸ اهم در دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد باشد.

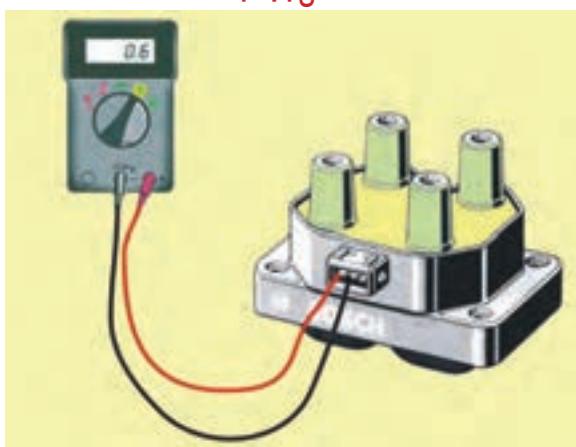

شکل ۳-۷۳

اندازه‌گیری مقاومت مدار ثانویه

هر دو سیم پیچ تا مدار ثانویه را مانند شکل (۳-۷۴) از روی برجک کوئل‌ها اندازه‌گیری نمایید. مقدار مقاومت سیم پیچ مدار ثانویه باید از ۱۱ تا ۱۵ اهم (Ω) در دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد باشد.

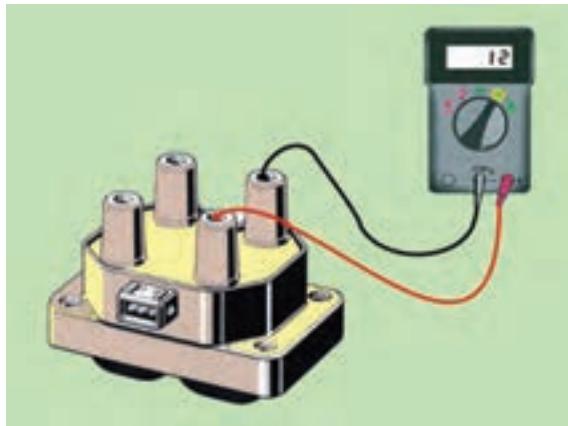

شکل ۳-۷۴

زمان: ۸ ساعت

۳-۱۹ دستور العمل پیاده وسوار کردن دلکو از روی خودرو و تعویض پلاتین و خازن



شکل ۳-۷۵

وسایل مورد نیاز:

آچار تخت، آچار پیچ گوشته‌ی، پلاتین، خازن، لامپ آزمایش، فیلر برای باز کردن دلکو از روی خودرو، به ترتیب زیر عمل کنید:

- لوله رابط آوانس خلئی به کاربراتور را جدا کنید (شکل ۳-۷۵، شماره ۶).

۱۸۸

- اتصال سیم کوئل به دلکو را جدا کنید. این سیم ترمیتال منفی کوئل را به پلاتین مثبت و خازن دلکو متصل می‌کند. در شکل ۳-۷۶، جدا کردن اتصال سیم‌ها نشان داده شده است.



شکل ۳-۷۶



شکل ۳-۷۷



شکل ۳-۷۸



۱-پلاتین ۲- محل اتصال سیم خازن ۳- پیچ اتصال خازن
شکل ۳-۷۹

وایر مرکزی کوئل به دلکو را جدا کنید.

وایرهای رابط بین دلکو و شمع ها را جدا کنید و به منظور جلوگیری از اشتباه در اتصال وایرها، آنها را شماره گذاری کنید. در شکل ۳-۷۷، جدا کردن وایرها از شمع های خودرو نشان داده شده است.

دلکو به وسیله بست فلزی و پیچ روی بدنه موتور ثابت می شود. پس از باز کردن پیچ بست دلکو، آن را از محل خود خارج کنید.

برای باز کردن، تعویض و بستن مجدد پلاتین و خازن

دلکو، به ترتیب زیر، عمل کنید:

- فنرهای تیغه ای نگه دارنده در دلکو را از محل خود در روی در دلکو آزاد کنید.

- در دلکو را از بدنه دلکو جدا کنید.

- چکش برق را از میل دلکو جدا کنید.

- به وسیله پیچ گوشته چهار سو پیچ اتصال پایه پلاتین به صفحه دلکو را باز کنید. در شکل ۳-۷۸، باز کردن پیچ نگه دارنده پایه پلاتین دیده می شود.

- برای آزاد کردن پلاتین دلکو، ابتدا فنر پلاتین را به سمت داخل فشار دهید. سپس آن را از تکیه گاه پلاستیکی آن جدا کنید.

- اتصال خازن دلکو را از فنر پلاتین جدا کنید.

در (شکل ۳-۷۹)، جدا کردن پلاتین از خازن دلکو دیده می شود.

توجه:

پس از نصب پلاتین، دقت کنید که اتصال خازن به فنر تیغه ای پلاتین با بدنه یا صفحه دلکو تماس نداشته باشد زیرا اتصال کوتاه مدار اولیه از اشبعان شدن کوئل جلوگیری می کند و موتور روشن نمی شود.

- دهانه پلاتین مثبت و منفی، را از نظر سالم بودن آنها، بررسی کنید و در صورت معیوب بودن دهانه پلاتینها، آن را تعویض نمایید.



شکل ۳-۸۰

- پیچ اتصال خازن به صفحه دلکو را باز کنید و با خارج نمودن سیم خازن، از سوراخ بدنه دلکو خازن را از روی دلکو جدا کنید در شکل ۳-۸۰، باز کردن پیچ اتصال خازن به دلکو دیده می شود.

برای بستن پلاتین و خازن عکس مراحل باز کردن آنها عمل کنید.



شکل ۳-۸۱

برای سوار کردن دلکو، به ترتیب زیر، عمل کنید:

- مطابق شکل ۳-۸۱، پایه دلکو را در محل خود، روی بلوكه سیلندر موتور قرار دهید.

محل قرار گرفتن دو شاخه محور دلکو دارای شکاف خارج از مرکزی است که دارای دو هلالی کوچک و بزرگ است و با توجه به این که دو شاخه محور دلکو نیز دقیقاً در راستای محور قرار نگرفته و مانند شکاف روی پمپ روغن است، این امر موجب سهولت در نصب دلکو می شود.



شکل ۳-۸۲

در شکل ۳-۸۲ تصویر محور دلکو نشان داده شده است و در آن هلالی بزرگ، با شماره (۱) و هلالی کوچک با شماره (۲) و زائد های روی محور دیده می شوند.

- برای اطمینان از درگیر شدن محور دلکو با محور پمپ روغن محور دلکو را بچرخانید. حرکت نداشتن محور دلکو نشانه درگیری و نصب صحیح دلکوست.

ایجاد جرقه در دهانه
پلاتین ها باعث انتقال فلز
پلاتین ها و در نتیجه خال زدن
پلاتین می شود.

معیوب بودن خازن دلکو
باعث معیوب شدن پلاتین ها
می گردد.

در شکل ۳-۸۳، آزمایش درگیر شدن محور دلکو با محور پمپ روغن دیده می‌شود.

- پیچ پایه دلکو را بیندید.



شکل ۳-۸۳

- جعبه دندۀ خودرو را در حالت خلاص قرار دهید و به کمک پروانه، موتور را بچرخانید (شکل ۳-۸۴) تا یکی از بادامک‌های میل دلکو در مقابل فیبری پلاتین قرار گیرد و دهانه پلاتین کاملاً باز شود. در شکل ۳-۸۴، چگونگی چرخاندن پروانه موتور نشان داده شده است.



شکل ۳-۸۴

فیلر مناسب را بر مبنای توصیه کارخانه سازنده خودرو انتخاب و فاصله دهانه پلاتین‌ها را فیلرگیری کنید. فاصله صحیح دهانه پلاتین‌ها زمانی است که سطوح فیلر با پلاتین‌ها تماس داشته باشد. شکل ۳-۸۵، فیلرگیری فاصله دهانه پلاتین را نشان می‌دهد.



شکل ۳-۸۵

- در صورتی که فاصله دهانه پلاتین‌ها صحیح نباشد پیچ اتصال پلاتین به صفحه دلکو را شل کنید و لب پیچ گوشتی را در شکاف پلاتین، که برای این منظور طراحی شده است قرار دهید و با اهرم کردن آن به زائد صفحه دلکو، انتهای پلاتین را به چپ یا راست حرکت دهید در نتیجه این عمل فاصله دهانه پلاتین‌ها کم یا زیاد می‌شود.

- پس از تنظیم فاصله پلاتین‌ها، پیچ پلاتین را محکم کنید. در شکل ۳-۸۶، ثابت نمودن وضعیت پلاتین‌ها به وسیله بستن پیچ نگه دارنده پایه پلاتین‌ها به صفحه دلکو دیده می‌شود.

- چکش برق را روی محور بادامک نصب کنید. سپس با در نظر گرفتن موقعیت زائد بدنۀ دلکو و در دلکو اقدام به نصب آن کنید.



شکل ۳-۸۶

- پس از اطمینان از صحیح قرار گرفتن در دلکو، بستهای فنری در دلکو را با فشار دادن آن‌ها در محل خود، روی در دلکو ثابت کنید. در شکل ۳-۸۷، ثابت کردن در دلکو با اتصال فنرهای نگهدارنده روی دلکو نشان داده شده است.

- وایر شمع‌ها را وصل کنید.

- وایر مرکزی کوئل را وصل کنید.

- سر سیم متصل به خازن و پلاتین دلکو را به سیم ترمینال منفی کوئل متصل کنید.



شکل ۳-۸۷

برای تنظیم آوانس استاتیکی دلکو، به ترتیب زیر عمل کنید :

- در دلکو را با آزاد کردن بستهای آن از روی دلکو جدا کنید. شکل ۳-۸۸ جدا کردن در دلکوی خودرو را پس از آزاد کردن بستهای نگه دارنده آن نشان می‌دهد. موتور را به کمک تسمه و پروانه موتور بچرخانید تا چکش برق، زیر وایر شمع شماره (۱) و یا (۴) قرار گیرد.



شکل ۳-۸۸


- میل لنگ موتور را به اندازه‌ای بچرخانید تا علامت تایمینگ روی پولی میل لنگ و شاخص ثابت در امتداد هم قرار گیرند (مقدار درجه آوانس استاتیکی توسط کارخانه سازنده خودرو تعیین می‌شود) برای موتور خودرو، (نشان داده شده در شکل ۳-۸۹)، مقدار آوانس استاتیکی $\frac{7}{5}$ درجه است (فاصله دندانه‌ها با یکدیگر برابر ۵ درجه است).



شکل ۳-۸۹

- یک سیم لامپ آزمایش را به سیم رابط بین خروجی کوئل (-) و دلکو و سر سیم دیگر لامپ را به بدنه متصل کنید در شکل شماتیک ۳-۹۰، نحوه اتصال لامپ به مدار اولیه جرقه نشان داده شده است.

- پیچ بست پایه دلکو را به وسیله آچار تخت شل کنید.

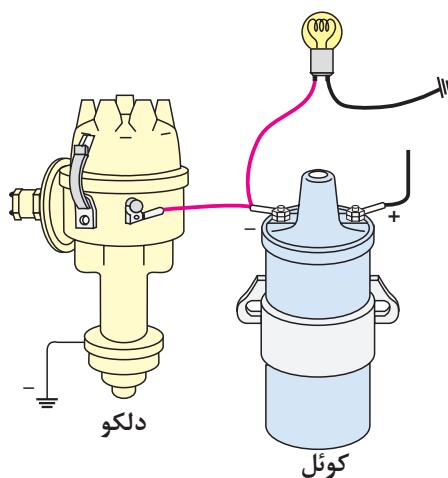

شکل ۳-۹۰- نحوه اتصال لامپ



شکل ۳-۹۱



شکل ۳-۹۲- لحظه باز شدن دهانه پلاتین و روشن شدن لامپ


- سوئیچ اصلی را در وضعیت برقراری جریان الکتریکی مدار اولیه جرقه قرار دهید. در صورت روشن بودن لامپ (بازبودن دهانه پلاتین) دلکو را در جهت چرخش چکش برق بچرخانید تا لامپ خاموش گردد (شکل ۳-۹۱) در این حالت دهانه پلاتین بسته می شود.

سپس، در جهت خلاف چرخش چکش برق، مجدداً به آرامی دلکو را حرکت دهید و دقت کنید تا لحظه روشن شدن لامپ تعیین شود (شکل ۳-۹۲).

در لحظه روشن شدن لامپ، بدون این که دلکو را حرکت دهید، پیچ بست پایه دلکو را سفت کنید. در دلکو را در محل خود قرار دهید و بستهای آن را روی در دلکو ثابت کنید.

زمان: ۲ ساعت

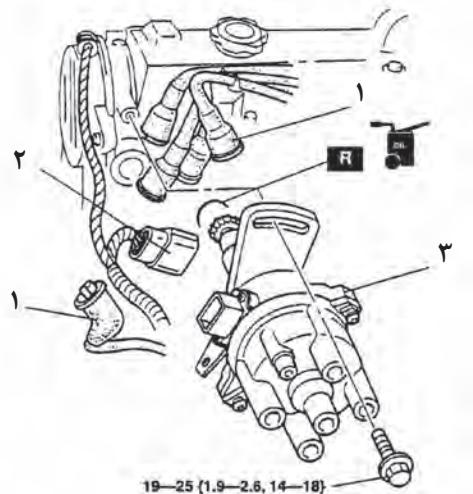۳-۲۰ دستور العمل باز و بست دلکو خودروهای دلکودار انژکتوری



وسایل مورد نیاز :

- خودرو

- جعبه ابزار


۱- کابل منفی خودرو باطری را باز کنید

۲- اجزا را به ترتیب نشان داده شده در شکل ۳-۹۳ باز نمائید.

۳- به ترتیب عکس مراحل باز کردن ، اجزا را نصب نمائید.


۴- تایمینگ جرقه را تنظیم کنید (به کتاب راهنمای تعمیرات خودروی مربوطه مراجعه نمائید).

شکل ۳-۹۳

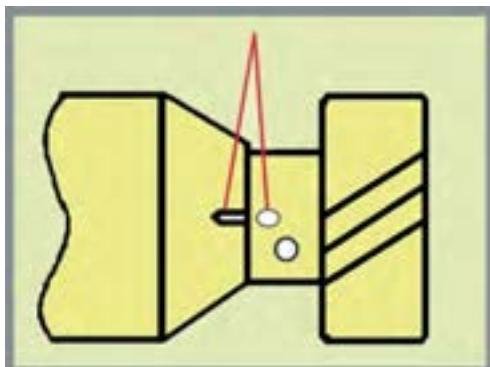

روش نصب دلکو

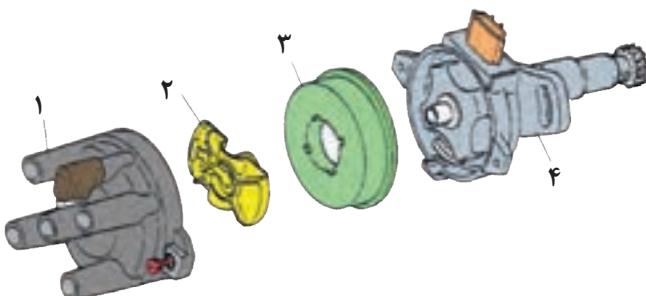دقت کنید که سیلندر شماره ۱ در نقطه مرگ بالا قرار داشته باشد، آن گاه علامت‌های تنظیم کننده دلکو را روپروری هم قرار دهید و دلکو را جا بزنید(شکل ۳-۹۴).



بازو بست دلکو

۱- به ترتیب نشان داده شده در (شکل ۳-۹۵) ، باز نمائید.

۲- به ترتیب عکس مراحل باز کردن ، اجزا را نصب نمائید.

شکل ۳-۹۵

آزمون پایانی (۳)

۱- وظیفه کوئل را توضیح دهید و قسمت های مختلف ساختمان کوئل را نام ببرید.



۲- مقاومت کوئل به چه منظوری طراحی می شود و به چند روش در مدار کوئل قرار می گیرد؟

۳- علائم اختصاری ترمینال های کوئل را نام ببرید.

۴- در شکل زیر کدام آزمایش کوئل اجرا می شود؟ نحوه آزمایش را توضیح دهید.



۵- با کدام آزمایش می توان نیمسوز بودن کوئل را تشخیص داد؟

۶- پرش جرقه آبی رنگ مابین الکترودهای شمع نشان دهنده کدام وضعیت کوئل است؟

(الف) نیمسوز بودن کوئل

(ب) قطع مدار اولیه

(ج) سوختن کوئل

(د) سالم بودن کوئل

۷- به چه منظور در داخل کوئل روغن می ریزند؟


(الف) انتقال حرارت

(ب) افزایش ولتاژ


(ج) کاهش ولتاژ

(د) عایق نمودن بدنه کوئل

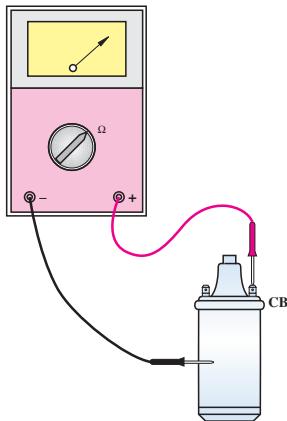۸- در شکل چه آزمایشی اجرا می‌شود؟ نحوه آزمایش را توضیح دهید.



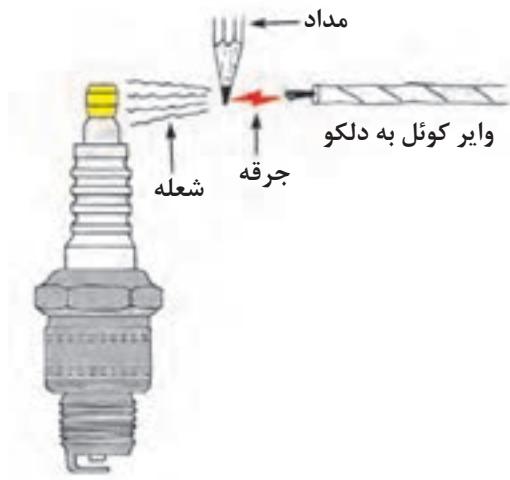۹- آزمایش نشان داده شده در شکل را توضیح دهید.



۱۰- اصول نگه داری از کوئل را توضیح دهید.

۱۱- عملکرد دلكو و ساختمان آن را توضیح دهید.

۱۲- عملکرد چکش برق دلكو را توضیح دهید.

۱۳- زاویه داول را تعریف و مقدار آن را در موتورهای

چهارزمانه چهارسیندلر محاسبه کنید.

۱۴- دستگاه آوانس خلئی بر اساس کدام گزینه عمل

می کند:

الف) سرعت عبور هوا از کاربراتور

ب) مقدار خلاً مؤثر بر پشت دیافراگم

ج) باز بودن دریچه گاز

د) سرعت خودرو

۱۹۶

۱۵- طریقۀ تعویض و تنظیم پلاتین دلكو را توضیح دهید.

۱۶- تنظیم آوانس استاتیکی دلکو را توضیح دهید.



۱۷- عملکرد پیکاپ دلکوی نشان داده شده در شکل را توضیح دهید.



۱۸- عملکرد سنسور فتوالکتریک را در دلکوهای الکترونیکی توضیح دهید.

منابع و مآخذ



1- Modern Automotive Technology Europe Reference Book

2- Mstep II Mitsubishi Training Electrical

3- Mstep II Mitsubishi Training MPI

4- Workshop Manual Mazda

5- TOYOTA Training

6- Mazda Masters

7-Automotive Technology Jack Erjavec

۸- کتاب راهنمای تعمیرات پراید

۹- کتاب راهنمای تعمیرات سمند

۱۰- کتاب راهنمای تعمیرات مزدا

۱۱- کتاب سوخترسانی و سیستم جرقه موتور بنزینی

۱۲- سیستم سوخترسانی موتورهای بنزینی (۳)

۱۳- مولّد قدرت خودروهای سواری جلد (۱)

۱۴- کتاب راهنمای تعمیرات میتسوبیشی پاچرو

۱۵- کتاب راهنمای تعمیرات ریو

شرکت مزدا یدک

آموزش و پرورش

مهندس فرزاد

آموزش و پرورش

گروه بهمن

شرکت سایپا یدک

