

۲-۵ تأسیسات الکتریکی



شکل ۲-۱۰۵ وسیله برقی خانگی

انسان، ماهیت الکتریسیته را ز ۵۰۰ سال پیش از میلاد مسیح شناخته و خاصیت کهربایی اجسام را در اثر مالش، مورد مشاهده و تحقیق قرارداده بود. استفاده از انرژی آبشارها و حرارت ناشی از آتش، از ابتدای تمدن بشر، شروع شد تا اینکه پیل (باتری)، مولد برق، در ۱۸۰۰ میلادی توسط «ولتا» اختراع شد. امروزه از کوچک ترین وسایل خانگی گرفته تا کامل‌ترین ماشین‌های صنعتی به وسیله انرژی الکتریکی کار می‌کند. شکل‌های ۲-۱۰۵ و ۲-۱۰۶ یک وسیله برقی خانگی و یک ماشین صنعتی را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۱۰۶ ماشین‌های برقی صنعتی

۱-۵-۱ تولید انرژی الکتریکی: انرژی الکتریکی نوعی از انرژی است که می‌توان آن را به روش‌های مختلف تولید کرد. در ادامه به دو روش از تولید الکتریسیته، اشاره شده است.

-**الکتریسیته ساکن:** با مالش میله‌ای شیشه‌ای به پارچه ابریشمی، الکتریسیته ساکن تولید می‌شود. به این روش باردارکردن اجسام، روش «مالشی یا اصطکاکی» نیز می‌گویند (شکل‌های ۲-۱۰۷).



شکل ۲-۱۰۷ ایجاد الکتریسیته ساکن در اثر اصطکاک



معمولًاً در ساختمان‌هایی با ارتفاع زیاد مانند برج‌ها، با نصب یک برگیر در بالاترین نقطه ساختمان، آن را در مقابل خطرات الکتریسیتۀ ساکن تولید شده مانند(صاعقه) حفاظت می‌کنند(شکل ۲-۱۰۸).




شکل ۲-۱۰۸ ایجاد الکتریسیتۀ ساکن در اثر صاعقه

- الکتریسیتۀ جاری: برای اینکه از انرژی الکتریکی، جهت انجام کارهای مختلف استفاده شود، باید الکترون‌ها در لایه آخر اتم، در جهت معینی به حرکت در آیند. به عبارتی الکتریسیتۀ جاری شود.


۲-۵-۲ اجزاء تشکیل دهنده مدار الکتریکی

(الف) هادی‌ها: فلزات هدایت کننده خوبی برای عبور جریان الکتریسیتۀ هستند. نقره، مس و طلا به علت داشتن ساختمان ملکولی خاص، بهترین هادی جهت عبور جریان الکتریسیتۀ هستند. شکل ۲-۱۰۹ چند‌هادی جریان الکتریسیتۀ را نشان می‌دهد.

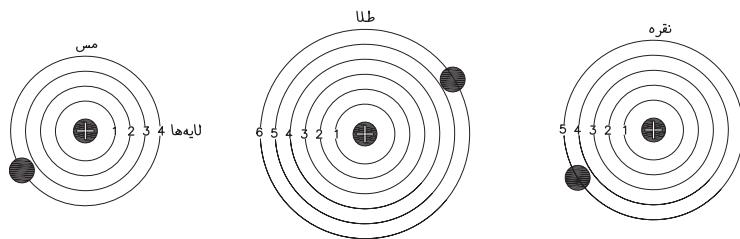


شکل ۲-۱۰۹ لایه‌های مداری اتم فلزات

(ب) عایق: موادی که به علت ساختمان مولکولی خاص جریان الکتریسیتۀ را نمی‌توانند از خود عبور دهد. مثل چوب، لاستیک و... شکل ۲-۱۱۰ مولکول‌های دی اکسید مس را نشان می‌دهد.

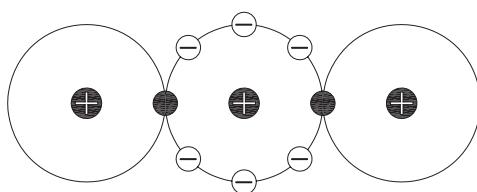

شکل ۲-۱۱۰ مولکول دی اکسید مس به عنوان عایق خوب


۲-۵-۳ مدار الکتریکی و انواع آن: مسیر حرکت الکترون‌ها، از منبع تولید الکتریسیته و بازگشت آن به منبع را «مدار الکتریکی» می‌گویند.

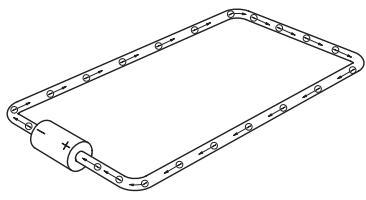

شکل ۲-۱۱۱ مدار بسته

(الف) مدار بسته: برای اینکه جریان الکتریکی به طور مداوم برقرار باشد به این سه عامل احتیاج است: ۱- منبع تولید جریان، ۲- هادی و ۳- مصرف کننده. همان‌طور که در شکل ۲-۱۱۱ می‌بینید، حرکت الکترون‌ها از طرف قطب منفی آغاز شده، از سیم عبور کرده و به مصرف کننده می‌رسد و بقیه الکترون‌ها، از طرف دیگر مصرف کننده به منبع باز می‌گردند. تا زمانی که منبع، جریان را تولید نماید و اشکالی در مدار به وجود نیاید، عبور جریان ادامه دارد. شکل ۲-۱۱۱، یک مدار بسته را نشان می‌دهد.

(ب) مدار باز: اگر در یک مدار بسته، سیم (هادی) قطع شود، الکترون‌ها در انتهای سیمی که به قطب منفی باتری متصل است، جمع می‌شوند و الکترون‌های آزاد در انتهای سیمی که به قطب مثبت متصل است، به این ترتیب مدار باز به وجود آمده و عبور جریان قطع می‌شود. شکل ۲-۱۱۲ یک مدار باز را به صورت شماتیک نشان می‌دهد.

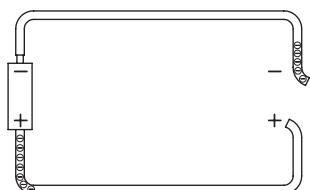


شکل ۲-۱۱۲ مدار باز



توجه: برای برقراری جریان الکتریسیته دو شرط لازم است:

۱- منبع تولید جریان ۲- مدار بسته (کامل)

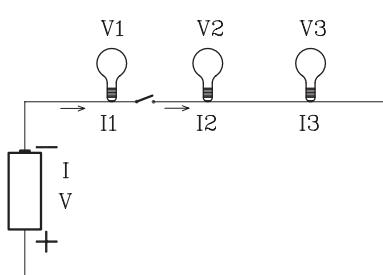
(ج) مدار سری: در این مدار، مصرف کننده‌ها در مدار با منبع تولید انرژی به صورت سری بسته می‌شود (شکل ۲-۱۱۳). به عبارت دیگر جریان یکسان یکی پس از دیگری از مصرف کننده‌ها عبور می‌کند و چنانچه در محلی از مدار اشکالی به وجود آید کلیه مصرف کننده‌ها از کار می‌افتد.



$$V = V_1 + V_2 + V_3$$


$$I = I_1 = I_2 = I_3$$

شکل ۲-۱۱۳ مدار سری یا متوالی

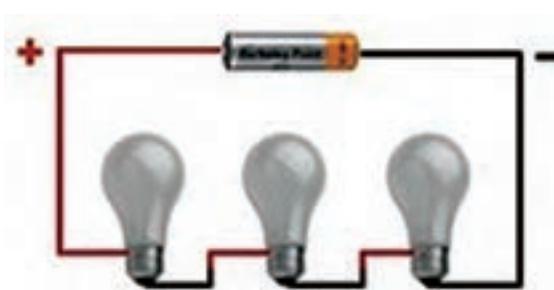

(د) مدار موازی: مداری است که مصرف‌کننده‌ها با منبع تولید جریان به صورت موازی بسته شده‌اند. یعنی ولتاژ در هر مصرف‌کننده با ولتاژ منبع، یکسان و جریان کل مدار با مجموع جریان‌های هر مصرف‌کننده برابر است.

شکل ۲-۱۱۴ یک مدار موازی را نشان می‌دهد.

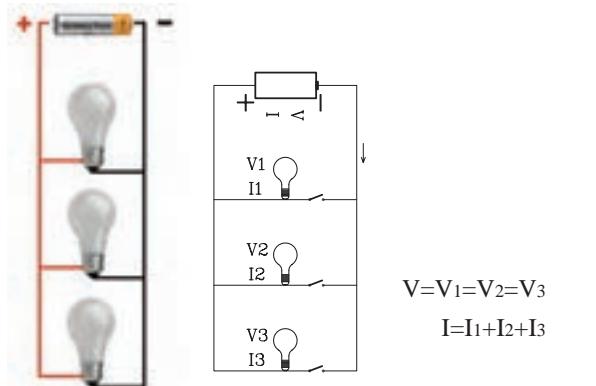

شکل ۲-۱۱۴ مدار موازی

نکته: به وسیله قراردادن کلید در قسمت‌های مختلف یک مدار، می‌توان مصرف‌کننده‌ها را از یکدیگر جدا کرد. به عبارتی با از کار افتادن یک مصرف‌کننده، بقیه می‌توانند به کار خود ادامه دهند.

خودآزمایی ۱: در یک مدار از ولتاژ برابر 220 ولت بوده و شدت جریان مصرف‌کننده‌ها به ترتیب 110 آمپر، 15 آمپر و 16 آمپر است. این مدار سرّی است یا موازی؟

۲-۵-۴ پارامترهای مدار

(الف) شدت جریان (آمپر) و واحد آن: میزان عبور تعداد الکترون‌های جهت گرفته در یک مدار را «شدت جریان» می‌گویند و آن را با واحدی به نام «آمپر» با علامت اختصاری « I » اندازه‌گیری می‌کنند.

(ب) اختلاف پتانسیل (ولتاژ) و واحد آن: نیرویی که باعث حرکت الکترون‌های آزاد موجود در یک مدار بسته می‌شود، نیروی محرکه (ولتاژ) نام دارد و مقدار آن بر حسب ولت اندازه‌گیری می‌شود و آن را با « V » نشان می‌دهند.

(ج) منابع ولتاژ مستقیم و متناوب: ولتاژی را که مقادیر لحظه‌ای آن نسبت به زمان ثابت باشد، «ولتاژ مستقیم» و جریانی را که از این ولتاژ در هر مدار جاری می‌شود، «جریان مستقیم» - (DC) می‌نامند. مانند ولتاژ باتری شکل ۲-۱۱۵ و ولتاژی را که مقادیر لحظه‌ای آن نسبت به زمان تغییر کند و جهت آن به صورت قرینه تغییر جهت دهد، «ولتاژ متناوب» و جریان ناشی



شکل ۲-۱۱۵ جریان مستقیم

نکته: در کشور ایران وسائل برقی با ولتاژ 220 ولت طراحی شده و کار می‌کنند.

۶۸

توجه: هنگام خرید وسایل برقی به توان مصرف انرژی آن دقّت کنید.

از آن را «جریان متناوب»-(AC) می‌گویند. برق شهریک ولتاژ متناوب است.
د) **توان الکتریکی (وات)** و واحد آن: توان به معنای سرعت انجام کار و یا به عبارت دیگر کار انجام شده در واحد زمان است. واحد توان، «وات» است که با علامت اختصاری «P» نشان می‌دهند.

۲-۵ عناصر مدارهای روشنایی: اجزاء و قطعات مدارهای روشنایی بسیار متنوع است در این قسمت کلیه عناصر مدار، تشریح و سپس چگونگی ترسیم انواع مدار بیان می‌شود.

الف) سیم‌ها و کابل‌ها: برای انتقال انرژی الکتریکی تولید شده توسط مولدۀای برق در نیروگاهها به داخل شهرها، منازل مسکونی، کارخانه‌ها و ... از هادی‌های جریان (سیم‌ها و کابل‌ها) استفاده می‌شود. شکل ۲-۱۱۶ انواع سیم‌ها را نشان می‌دهد. سیم‌کشی در ساختمان به روش‌های مختلف صورت می‌گیرد:

► شکل ۲-۱۱۶ انواع کابل و سیم



در سیم‌کشی روکار، سیم‌ها را از روی گچ به صورت آزاد و یا از داخل لوله عبور می‌دهند و سپس با بسته‌های مخصوص سیم‌یا لوله را مهار می‌کنند. این نوع سیم‌کشی دو عیب اساسی دارد، ۱- از زیبایی کار کاسته می‌شود، ۲- اگر به علی سیم‌ها لخت شوند، برق زدگی را به دنبال خواهد داشت. از حسن‌های این روش، عیب‌یابی آسان آن است(شکل ۱۱۷-۲).

► شکل ۱۱۷-۲ سیم‌کشی برق به روش روکار



در روش سیم‌کشی توکار، سیم‌ها را از زیرگچ و یا به عبارت دیگر از زیرکار در داخل لوله عبور می‌هند (شکل ۱۱۸-۲).



شکل ۲-۱۱۸ سیم‌کشی برق به روش توکار


ب) پریزها: هرگاه بخواهیم از انرژی الکتریکی بدون واسطه استفاده کنیم، نیاز به وسیله‌ای داریم که بتوانیم ولتاژ مدار را به دستگاه مورد نظر از قبیل یخچال، اتو و... برسانیم. این اتصال، توسط پریز انجام می‌شود. پریزها در بازار به دو دسته توکار و روکار موجودند (شکل‌های ۱۱۹-۲).



پریز توکار با ارت



پریز توکار بدون ارت

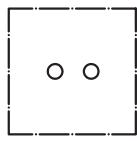


شمای حقيقی



شمای فتنی

شکل ۲-۱۱۹ پریزهای توکار و تصویری از شمای حقيقی و فتنی آن

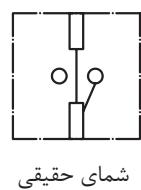شکل‌های ۱۲۰-۲ پریز روکار با اتصال زمین برای حفاظت اشخاص در مقابل برق گرفتگی و شکل ۱۲۱-۲ پریز، تلفن، آنتن را با شمای حقيقی و فتنی، نشان می‌دهد.



شمای فتنی

شکل ۱۲۰-۲ پریز روکار با اتصال زمینی با شمای حقيقی و فتنی آن

► شکل ۲-۱۲۱ پریزهای آنتن و تلفن



شمای فتی پریز آنتن

شمای فتی پریز تلفن



نکته: پریزها، گاهی به صورت سیار همراه کابل و دو شاخه استفاده می‌شود.
(شکل ۲-۱۲۲)



ج) دوشاخه‌ها: برای اتصال دستگاه‌های الکتریکی از وسیله‌ای به نام دوشاخه استفاده می‌کنند. دوشاخه دارای دو میله فلزی توپر یا تو خالی است که روی پایه‌ای پلاستیکی یا کائوچویی نصب شده است و دو سر سیم را به آن وصل می‌کنند(شکل ۲-۱۲۳).

► شکل ۲-۱۲۳ دوشاخه




د) کلیدهای کلید در مدار، وظیفه قطع و وصل جریان الکتریکی را انجام می‌دهند. برای قطع جریان، حداقل باید یکی از سیم‌های حامل جریان، قطع شود و برای برقراری مجدد، باید مسیر قطع شده را به حالت اول باز گرداند. کلید با توجه به شرایط کار در انواع مختلف وجود دارند. شکل ۲-۱۲۴ انواع کلید را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۱۲۴ انواع کلیدها

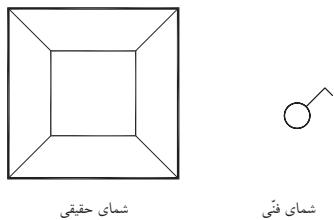- کلیدیک پل: این کلید دارای یک پل یا کنتاکت برای قطع و وصل ویک مسیر عبور جریان است(شکل ۲-۱۲۵). شکل ۲-۱۲۶ شمای حقیقی و شکل فنی کلیدیک پل را نشان می‌دهد. در شکل ۲-۱۲۷، نیز نقشه فنی مدار کلید یک پل، ترسیم شده است.




شمای حقیقی

▲ شکل ۲-۱۲۶ شمای فنی و شمای حقیقی کلید یک پل




▲ شکل ۲-۱۲۵ کلیدیک پل

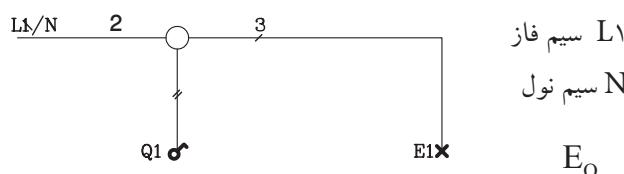

شکل ۲-۱۲۷ مدار فنی کلید یک پل

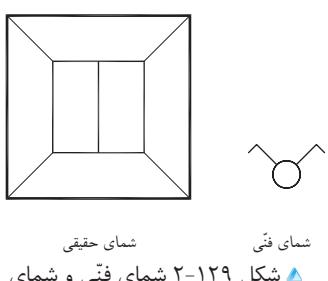- کلید دوپل: کلید دوپل مانند دو کلیدیک پل است که با هر پل آن به صورت مجزا می‌توان یک سری لامپ روشنایی را روشن و خاموش کرد (شکل ۲-۱۲۹). شکل ۲-۱۲۹ شمای حقیقی و شمای فنی آن و شکل ۲-۱۳۰، نقشه فنی این کلید دیده می‌شود.




شمای حقیقی

▲ شکل ۲-۱۲۹ شمای فنی و شمای حقیقی کلید دو پل




▲ شکل ۲-۱۲۸ کلید دو پل

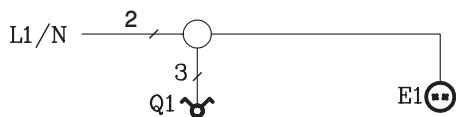


► شکل ۲-۱۳۰ مدار فتی کلید دو پل

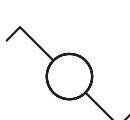- کلید تبدیل: از این کلید در راهروها، راه پله‌ها و اتاق‌های دو در و یا اگر بخواهیم از دو محل یک لامپ را روشن یا خاموش نماییم، استفاده می‌شود. شکل ظاهری آن، مانند کلیدیک پل است. در شکل ۲-۱۳۱، مدار استاندارد یک کلید تبدیل را نشان می‌دهد.



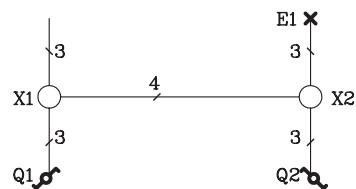► شکل ۲-۱۳۱ ۲-شمای فتی و مدار فتی
کلید تبدیل



شمای فتی

مدار فتی کلید تبدیل

- کنتور: وقتی انرژی الکتریکی به محل مصرف (ساختمان) می‌رسد، از وسیله‌ای به نام کنتور عبور می‌کند تا میزان انرژی بر حسب کیلو وات ساعت مشخص شود (شکل ۲-۱۳۲).



► شکل ۲-۱۳۲ کنتور برق

- جعبه تقسیم: جریان الکتریسیته، بعد از عبور از کنتور از طریق جعبه تقسیم به محل‌های مختلف در ساختمان فرستاده می‌شود (شکل ۲-۱۳۳).




► شکل ۲-۱۳۳ جعبه تقسیم

- فیوز: فیوز، وسیله‌ای است که در مدار به طور سری قرار می‌گیرد و مصرف‌کننده و سیم‌های ارتباطی را در مقابل اتصال کوتاه یا جریان زیاد، محافظت می‌کند. شکل ۲-۱۳۴، انواع فیوز را نشان می‌دهد و در شکل ۲-۱۳۵ محل قرار گرفتن فیوز را در مدار نشان می‌دهد.



شکل ۲-۱۳۴ انواع فیوز

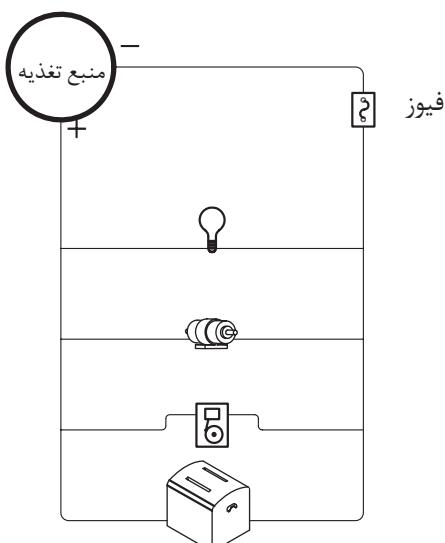


شکل ۲-۱۳۵ قرارگیری فیوز در مسیر مدار

هشدار: هرگز دو سر منبع تولید جریان را به وسیله سیم به یکدیگر متصل نکنید. زیرا در مدار اتصال کوتاه رخ می‌دهد و جریان شدیدی از سیم عبور می‌کند که ممکن است موجب سوختن سیم یا منبع ولتاژ شود. به همین دلیل است که برای حفاظت مدارها در مقابل اتصال کوتاه از فیوز استفاده می‌شود.


- لامپ: از لامپ، جهت روشنایی استفاده می‌شود. انواع مختلف لامپ، در شکل‌ها و اندازه‌های گوناگون وجود دارد. شکل ۲-۱۳۶ چند نوع لامپ را نشان می‌دهد.

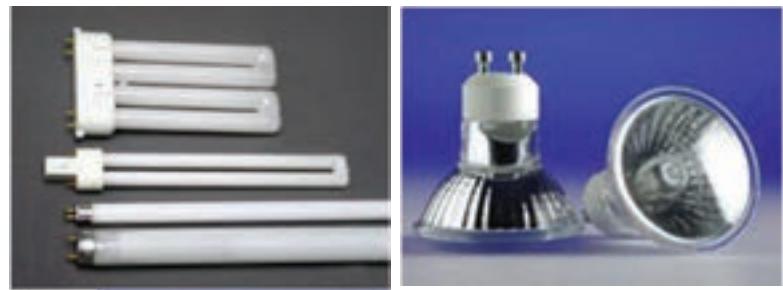► شکل ۲-۱۳۶ انواع لامپ روشنایی سوکتدار و بدون سوکت




۲-۵-۶ نقشه خوانی تأسیسات الکتریکی ساختمان: مدارهای الکتریکی، روی پلان ساختمان، به صورت تک خطی، طراحی و سپس با استفاده از علائم استاندارد رسم می‌شود. مدارها، در ترسیم به دو صورت شمای حقیقی، که جهت اجرای مدارها به کار می‌رود و شمای فنّی که موقعیت کلیدها، پریزها، لامپ‌ها و تعداد سیم‌های مورد نیاز بین نقاط مختلف را نشان می‌دهد، رسم می‌گردد. شکل ۲-۱۳۷ و ۲-۱۳۸ شمای حقیقی و شمای فنّی یک مدار را نشان می‌دهند.

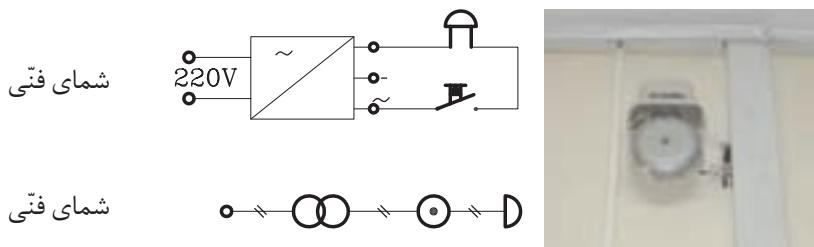
► شکل ۲-۱۳۷ شمای حقیقی و شمای فنّی مدار زنگ اخبار



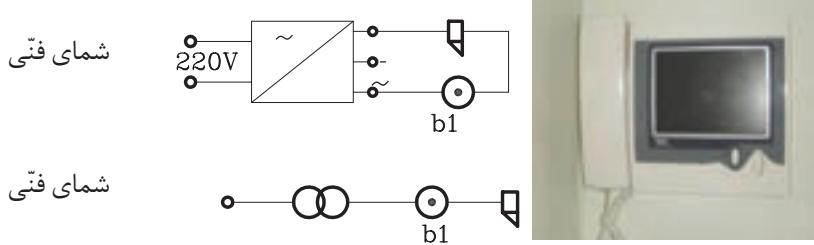► شکل ۲-۱۳۸ شمای حقیقی و شمای فنّی مدار درب بازکن




۲-۵-۷ اصول ترسیم نقشه تأسیسات الکتریکی: قبل از طراحی و ترسیم نقشه تأسیسات الکتریکی باید از نقاط مختلف ساختمان بازدید به عمل آورد و شرایط محل‌های خشک و مرطوب را در نظر گرفت. مثلاً نصب لوازم برقی در محل‌های هاشور خورده مجاز نیست (شکل ۲-۱۳۹). به طور کلی برای طراحی و نقشه‌کشی تأسیسات الکتریکی باید نکات زیر را در نظر گرفت:

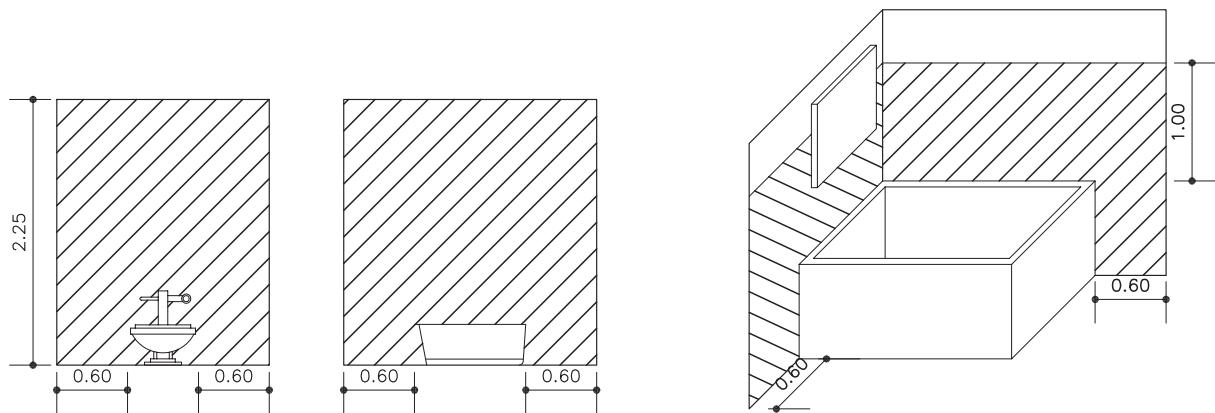

شکل ۲-۱۳۹ محلهای غیرمجاز برای نصب ادوات برقی

۱- در سیم‌کشی ساختمان نباید برای کلیه مصارف، فقط یک مسیر درنظر گرفت. زیرا مصرف کننده‌هایی از قبیل ماشین لباسشویی و اجاق برقی که در منازل به کار می‌رود، برق زیادی مصرف می‌کند و یک خط نمی‌تواند جریان کل را تحمل کند.

در ضمن اگر اتصالی دراین گونه مصرف کننده‌ها به وجود آید، موجب قطع فیوز ابتدای خط می‌شود و بقیه مصرف کننده‌ها را از کار می‌اندازد. بنابراین برای مصرف کننده‌هایی نظیر لباسشویی، اجاق گاز برقی و کولر و... خط جداگانه‌ای از تابلوی برق تا محل مصرف، کشیده و فیوز مناسبی برای آن درنظر می‌گیرند و برای سایر مصرف کننده‌های کم مصرف، نظیر رادیو، تلفن و زنگ در (آیفن)، یک خط جداگانه و یک فیوز درنظر گرفته می‌شود. برای روشنایی ساختمان هم خط دیگری با فیوز مناسب پیش بینی می‌شود. شکل ۲-۱۴۰ شمای تک خطی از یک تابلو برق را نشان می‌دهد.

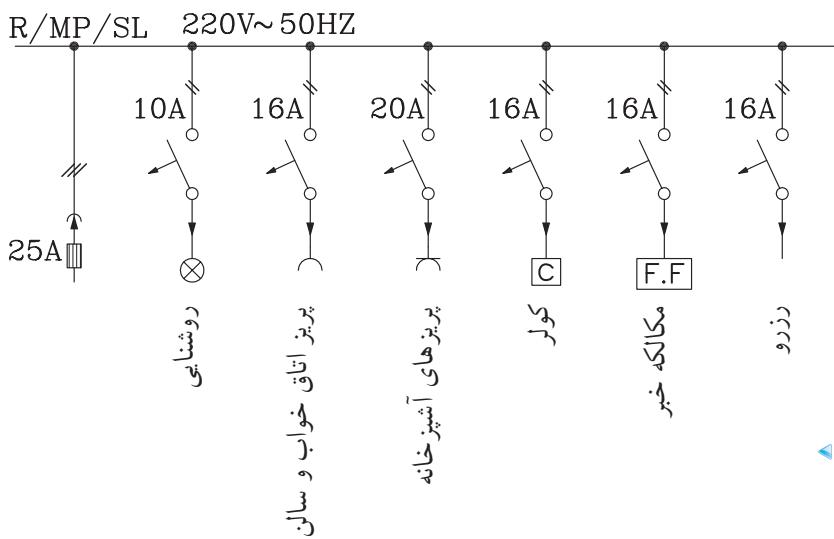

شکل ۲-۱۴۰ شمای تک خطی از یک تابلو برق



۲-۱۴۱ شکل ▲

۲- کلیدها باید در محلهایی از ساختمان قرار گیرد که به راحتی در دسترس باشند. مثلاً وقتی شخصی در اتاق را باز می‌کند، کلید روشنایی اتاق در دسترس او قرار داشته و پشت در نباشد (شکل ۲-۱۴۱).

۳- سیم‌های پریز تلفن، آنتن رادیو و تلویزیون باید هر کدام به طور جداگانه از لوله مخصوصی عبور کنند (شکل ۲-۱۴۲).


۴- ارتفاع نصب کلیدها از کف تمام شده ۱۱۰ سانتی‌متر و پریزها ۳۵ سانتی‌متر است.




۲-۱۴۲ شکل ▲

تذکر: پریزهایی که در آشپزخانه وجود دارد باید هم ارتفاع کلیدها نصب شود و برای حفاظت از برق‌گرفتگی باید به سیم زمین (ارت) مجهر شود.

۵- برای حفظ زیبایی در داخل ساختمان از نصب جعبه تقسیم پرهیز کنید. در صورت ضرورت آن را ۳۰ سانتی‌متر پایین‌تر از سقف و روی دیوار نصب می‌کنند. در شکل ۲-۱۴۳ سیم‌کشی پلان یک اتاق و در شکل ۲-۱۴۴ تصویر مجسم همان اتاق را نشان داده شده است.

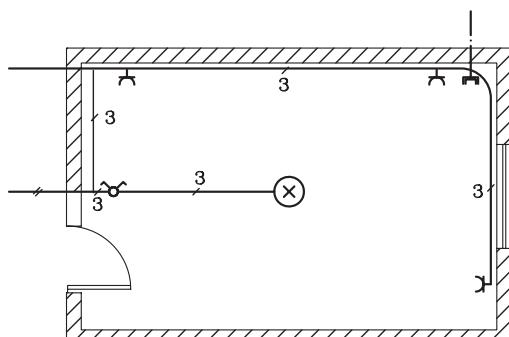

شکل ۲-۱۴۳ نقشه سیم‌کشی روشنایی و پریزهای روی پلان یک اتاق ▲

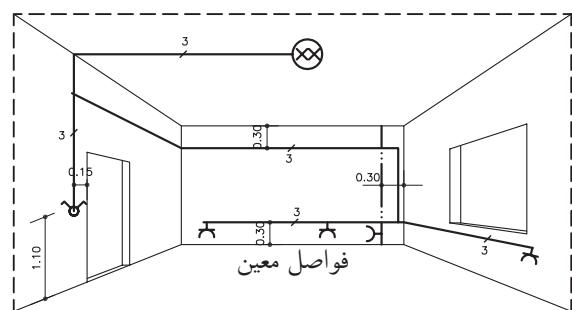


شکل ۲-۱۴۴ تصویر مجسم سیم‌کشی یک اتاق ▲


۶- جهت ترسیم نقشه‌های الکتریکی یک بنا از پلان‌های معماری استفاده می‌شود. در این گونه نقشه‌ها، هیچ‌گونه اندازه‌گذاری در داخل پلان وجود ندارد و فقط اندازه‌های کلی و فواصل بین ستون‌ها در خارج از پلان نشان داده می‌شود. همچنین کلیه اطلاعات و اندازه‌های مورد نیاز مانند محل

کلیدها، پریزها و روشنایی و ... در جدولی کنار نقشه‌های ترسیمی نوشته می‌شود.

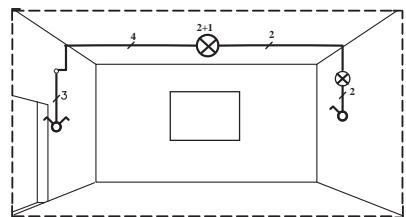الف) سیم‌کشی اتاق نشیمن: شکل ۲-۱۴۵ پلان یک اتاق نشیمن و تصویر مجسم آن را نشان می‌دهد. روشنایی این اتاق، توسط یک لوستر ۳ شاخه (بایک کلید دوپل) و یک چراغ دیوارکوب (با یک کلید یک پل) تأمین شده است.




تصویر مجسم سیم‌کشی اتاق نشیمن

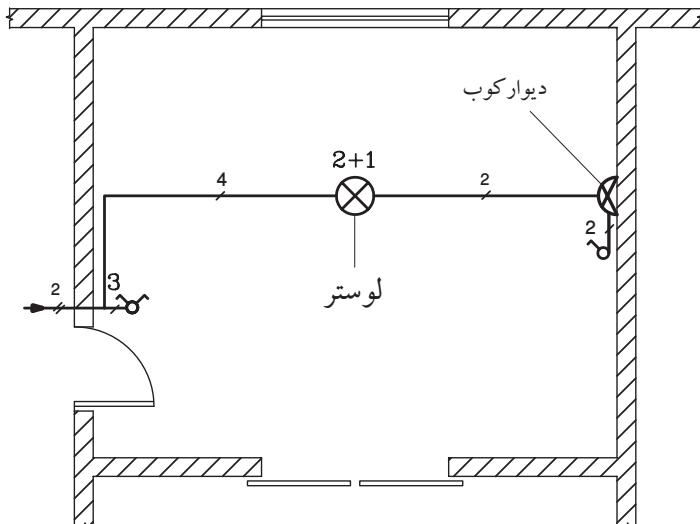


شکل ۲-۱۴۵

نقشه سیم‌کشی روشنایی روی پلان اتاق نشیمن

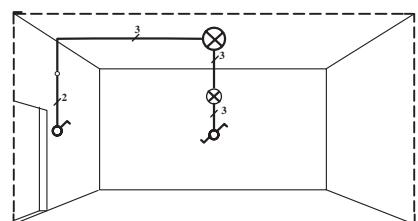ب) سیم‌کشی اتاق خواب: شکل ۲-۱۴۶، پلان یک اتاق خواب و تصویر مجسم آن را نشان می‌دهد. این اتاق دارای یک چراغ سقفی است که با کلید تبدیل کنار تخت، خاموش و هم زمان چراغ دیوارکوب روشن می‌شود و بالعکس با فشاردادن کلید تبدیل، دیوارکوب خاموش و چراغ سقفی روشن می‌شود.




تصویر مجسم سیم‌کشی اتاق خواب

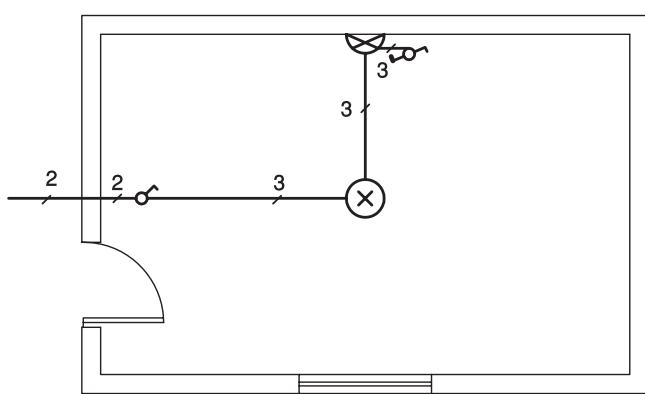

شکل ۲-۱۴۶

نقشه سیم‌کشی روشنایی پلان اتاق خواب

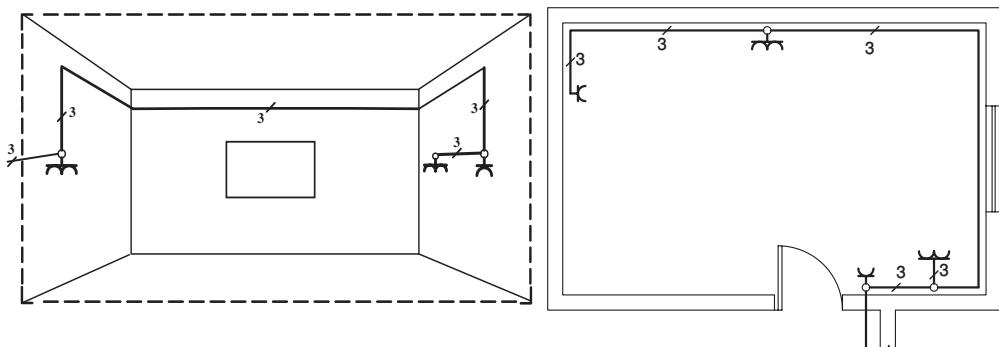ج) سیم کشی پریزهای آشپزخانه: در آشپزخانه مصرف کننده‌های پرقدرتی از قبیل ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، یخچال و فریزر قرار دارند. بنابراین کلیه مصرف کننده‌ها از خط جداگانه‌ای تغذیه می‌شوند. در شکل ۲-۱۴۷ محل استقرار پریزها را که همگی دارای اتصال زمین هستند در پلان و در تصویر مجسم، مشاهده می‌کنید.




نقشهٔ سیم کشی پریزهای آشپزخانه روی پلان تصویر مجسم سیم کشی پریزهای آشپزخانه

شکل ۲-۱۴۷ ▲

د) سیم کشی راه پله: در پاگرد راه‌پله‌ها، یک چراغ سقفی نصب می‌شود که این چراغ از دونقطه، یعنی از ابتدای راه‌پله و انتهای راه‌پله بعدی، کنترل می‌شود (شکل ۲-۱۴۸). در ساختمان‌های چند طبقه، به جای کلید تبدیل، از کلیدهایی که مدت روشن بودن آنها را می‌توان تنظیم نمود (زمان‌دار)، استفاده می‌کنند.

شکل ۲-۱۴۸ ▲

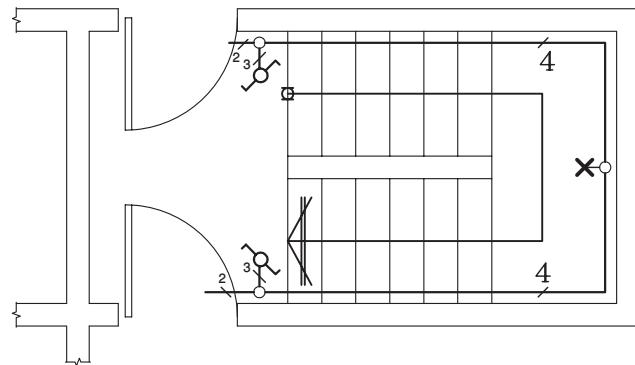


نقشهٔ سیم کشی راه پله

۵) سیم‌کشی دستشویی: برای روشنایی دستشویی، باید یک چراغ سقفی منظور کرد که کلید آن در بیرون دستشویی نصب است. چنانچه فضای دستشویی بزرگ باشد، یک چراغ دیوارکوب در بالای آینه قرار می‌دهند. در ضمن یک پریز هم باید در دستشویی نصب شود (شکل ۲-۱۴۹).

و) سیم‌کشی توالات: برای روشنایی توالات کافی است که از یک چراغ دیوارکوب و یا سقفی استفاده شود و کنترل آن توسط کلید یک پل صورت گیرد.

ز) سیم‌کشی حمام: هرگاه حمام از دستشویی و توالات جدا باشد، باید برای روشنایی آن یک چراغ سقفی و یا دیوارکوب در نظر گرفت و کلید آن را مانند توالات در بیرون قرار داد. در شکل ۲-۱۴۹ نقشه سیم‌کشی یک توالت، دستشویی و حمام ترسیم شده است.

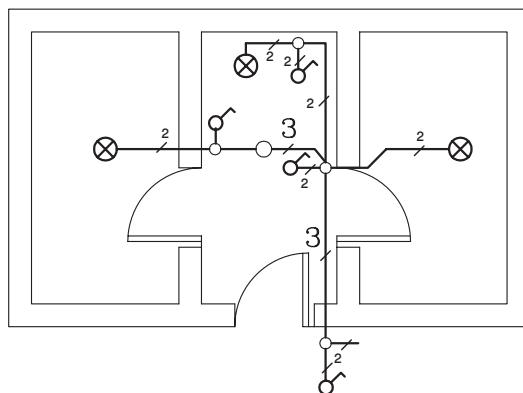

شکل ۲-۱۴۹


نقشه سیم‌کشی سرویس دستشویی، حمام و توالت



تمرین کارگاهی ۱: شکل های ۲-۱۵۰، نقشه سیم کشی یک ساختمان

مسکونی را نشان می دهد. با توجه به آن، سؤالات زیر را پاسخ دهید:

۲-۱۵۰ ▶ شکل

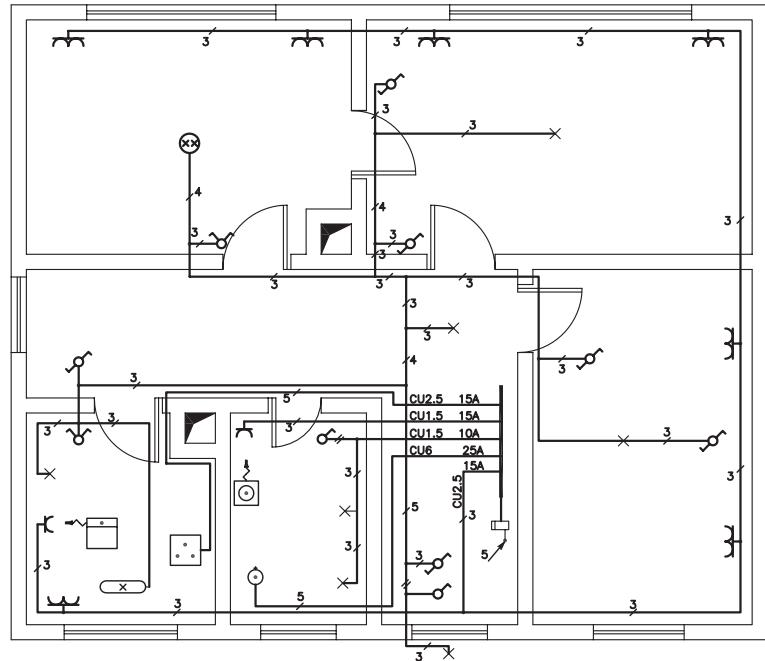

۱- چند رشته سیم از تابلوی اصلی برق ساختمان به بخش های دیگر

خارج شده است؟

۲- رشته سیم هایی که با شدت جریان ۱۶ آمپر وارد ساختمان شده به

کدام یک از مصرف کننده ها متصل است؟

۳- تعداد کلیدهای دوپل چه تعداد است؟

۴- در کدام فضاهای کلید تبدیل وجود دارد؟

تمرين کارگاهی ۲: شکل های ۱۵۱-۲ و ۱۵۲-۲، پلان روشنایی طبقه همکف و اول یک ساختمان ویلایی را نشان می دهد. با توجه به نقشه ها به سؤالات زیر پاسخ دهید:

- ۱- چند کلید یک پل و دوپل در آشپزخانه است؟
- ۲- چند چراغ سقف در پذیرایی مشاهده می کنید؟
- ۳- چراغ تراس طبقه اول با کدام کلید روشن و خاموش می شود؟
- ۴- در حمام طبقه اول چند لامپ و کلید وجود دارد؟
- ۵- در اتاق خواب چند کلید تبدیل می بینید؟

شکل های ۱۵۳-۲ و ۱۵۴-۲، پلان سیم کشی پریز برق و تلفن، همان خانه ویلایی ترسیم شده است با توجه به نقشه ها به سؤالات زیر پاسخ دهید:

- ۱- در طبقه همکف چند پریز تلفن مشاهده می کنید؟
- ۲- در طبقه اول چند پریز برق می بینید؟
- ۳- آیا در حمام طبقه اول پریز برق وجود دارد؟
- ۴- در آشپزخانه پلان همکف چند پریز برق وجود دارد؟

شکل های ۱۵۵-۲ و ۱۵۶-۲، پلان سیم کشی پریز آنتن تلویزیون، همان خانه ویلایی ترسیم شده است با توجه به نقشه ها به سؤالات زیر پاسخ دهید:

- ۱- در پلان طبقه همکف چند پریز آنتن تلویزیون وجود دارد؟
- ۲- در پلان طبقه اول چند پریز آنتن تلویزیون وجود دارد؟
- ۳- سیم ورودی آنتن از کدام قسمت، وارد ساختمان شده است؟


نکته: جهت خواندن نقشه های الکتریکی، به نکات زیر توجه نمایید:

- علامت اختصاری تابلوی برق.(P.B.)
- علامت اختصاری تابلوی تلفن.(T.B.)
- معنی عبارت $\frac{3 \times 2.5 \text{mm}^2}{\text{PG13.5}}$ این گونه است:

۳ رشتہ سیم افشار به مقطع ۲/۵ میلی متر مربع

با لوله ای به قطر ۱۳/۵ میلی متر

۲-۱۵۱ شکل ▶

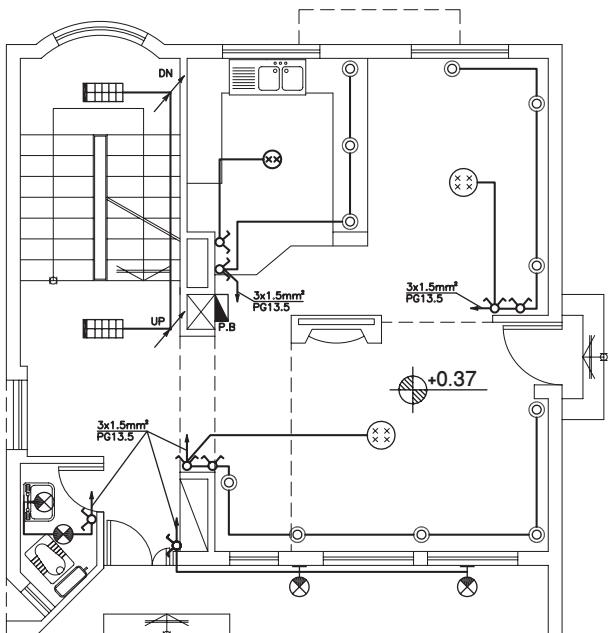


پلان سیم کشی روشنایی طبقه همکف

1:100

مقیاس


۲-۱۵۲ شکل ▶

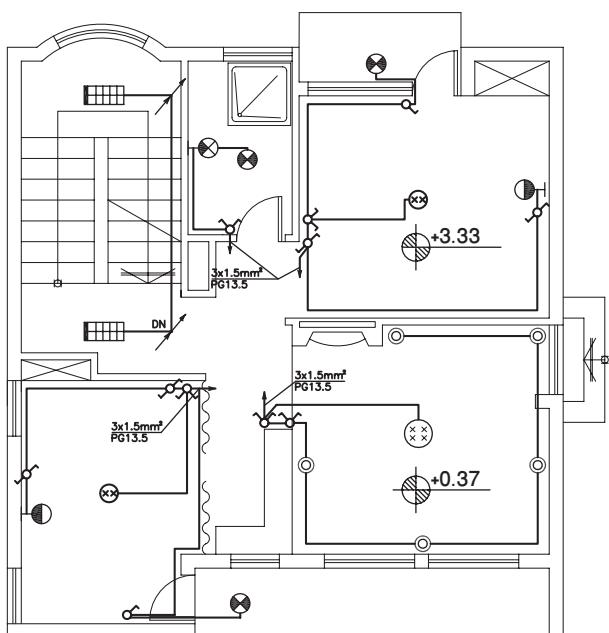

پلان سیم کشی روشنایی طبقه اول

1:100

مقیاس

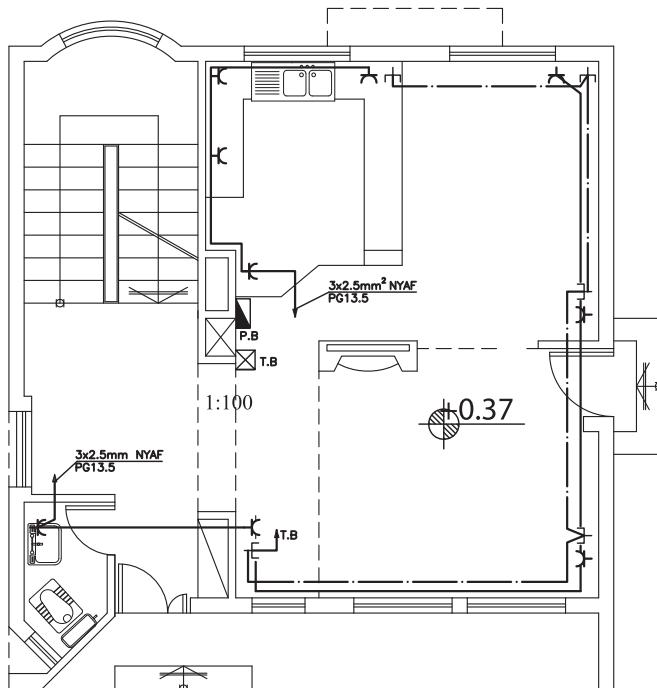


شکل ۲-۱۵۳

پلان سیم کشی پریز برق و تلفن طبقه همکف

1:100

مقیاس

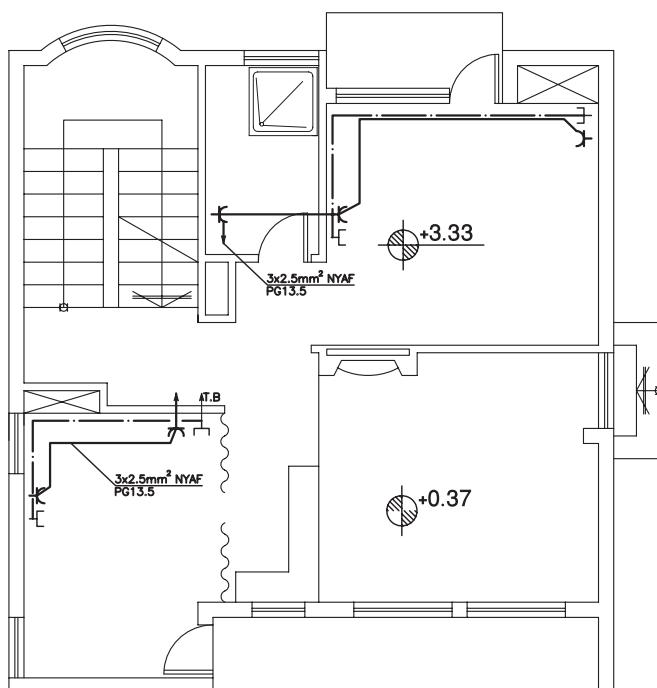


شکل ۲-۱۵۴

پلان سیم کشی پریز برق و تلفن طبقه اول

1:100

مقیاس

۲-۱۵۵ ► شکل

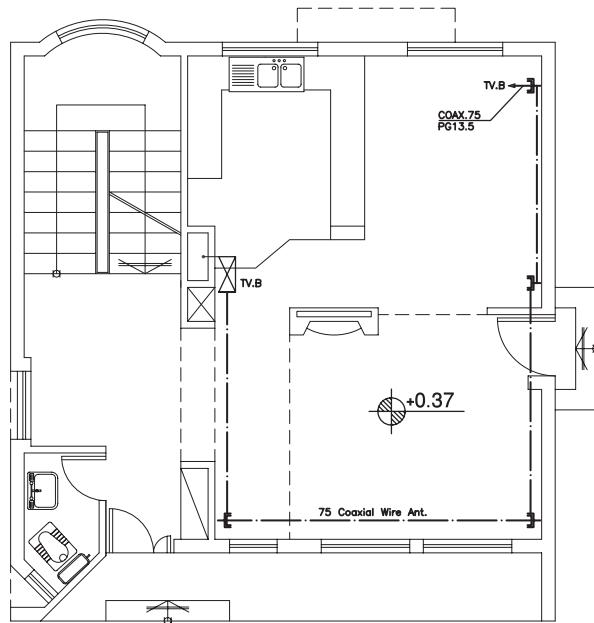


پلان سیم کشی آنتن تلویزیون طبقه همکف

1:100

مقیاس

۲-۱۵۶ ► شکل

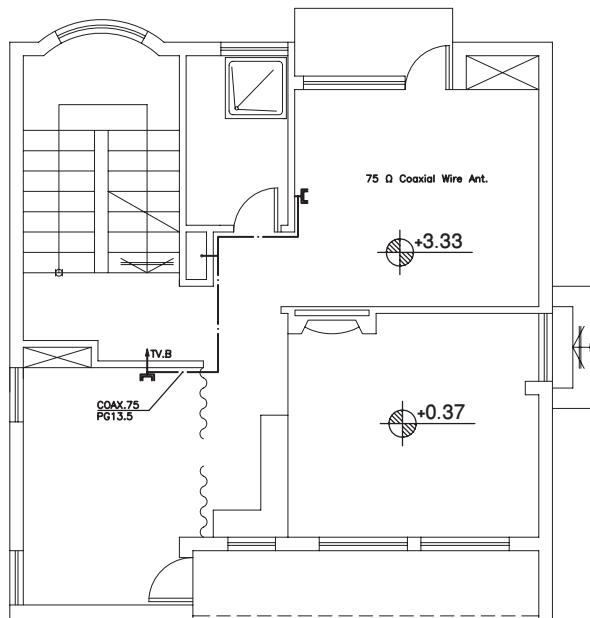

نکته : علامت اختصاری جعبه سیم کشی تلویزیون (TV.B) معنی عبارت $\frac{\text{COAX}75}{\text{PG } 13.5}$ این گونه است:

سیم آنتن کواکسیال با مقاومت ۷۵ اهم


با لوله‌ای به قطر $13/5$ میلی‌متر

پلان سیم کشی آنتن تلویزیون طبقه اول

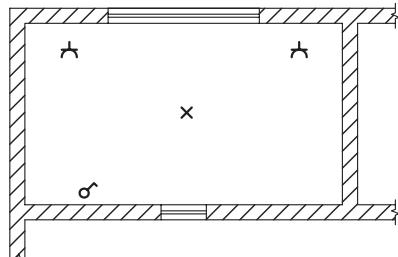
1:100

مقیاس


تمرین کارگاهی ۳: در روی نقشه‌های شکل ۲-۱۵۷، محل کلید، پریز و لامپ نشان داده شده است. سیم‌کشی هریک از فضاهای «الف» تا «و» را ترسیم نمایید.




(الف)

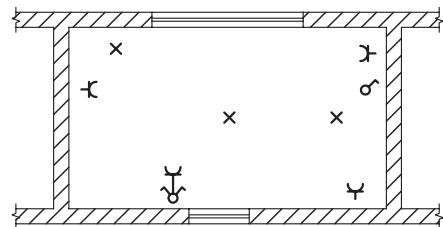


(ب)

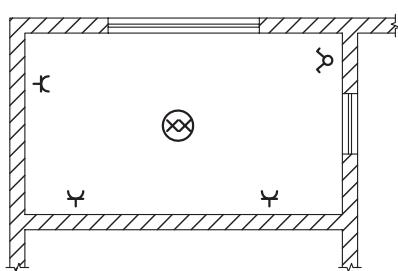


(ج)

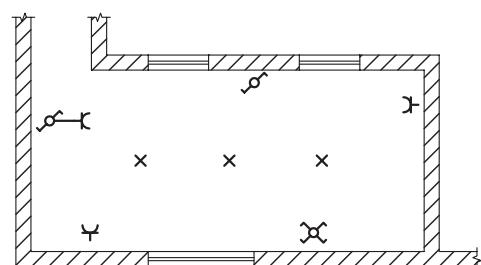

(د)

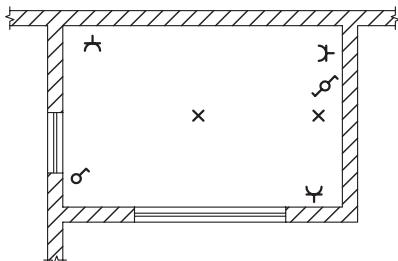

(ه)

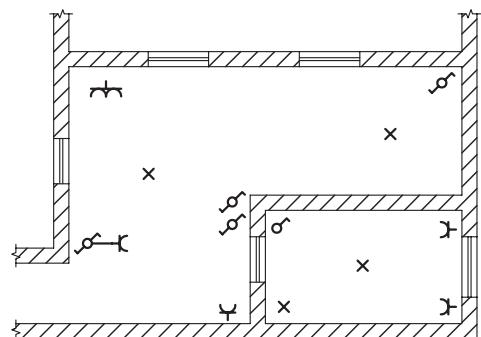


(و)

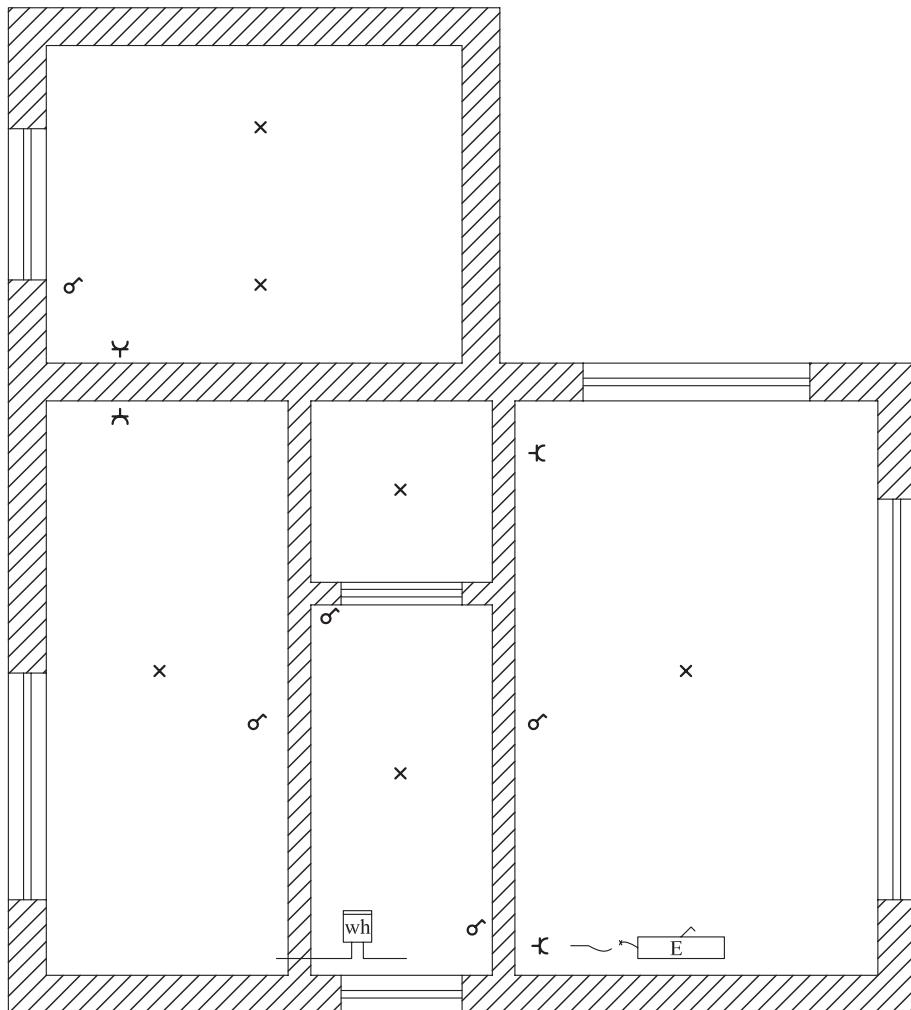۲-۱۵۷ شکل



تمرین کارگاهی ۴: در نقشه شکل ۲-۱۵۸، پلان یک ساختمان مسکونی

ترسیم شده است. محل کلیدها، پریز، چراغها و وسایل خانگی مشخص شده است. نقشه سیم‌کشی این پلان را ترسیم نمایید.




۲-۱۵۸ شکل ▲


تمرین کارگاهی ۵: شکل های ۲-۱۵۹ و ۲-۱۶۰، پلان های یک ساختمان

مسکونی را نشان می دهد. جریان برق ورودی، به وسیله سه رشتہ جدا، از تابلوی برق به قسمت های مختلف ساختمان اتصال یافته است.

پلان روشنایی هریک از طبقات را با مقیاس مناسب ترسیم کرده، سپس آنها را بر روی کاغذ کالک مرکبی نمایید.

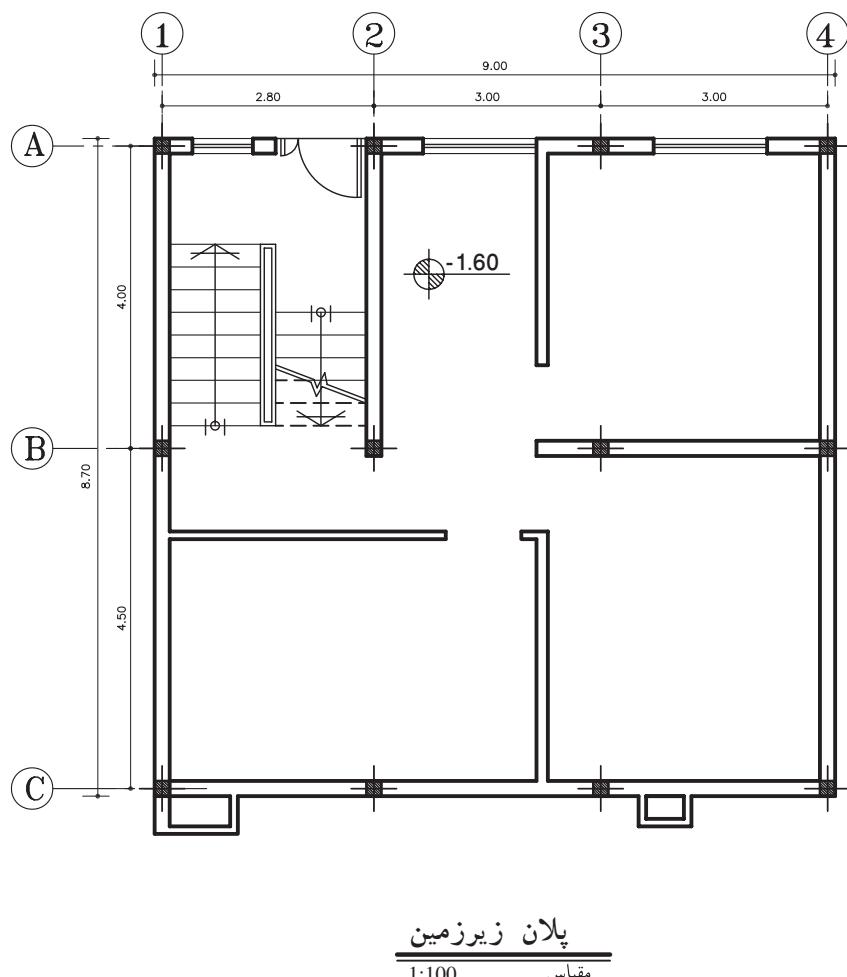

شکل ۲-۱۵۹

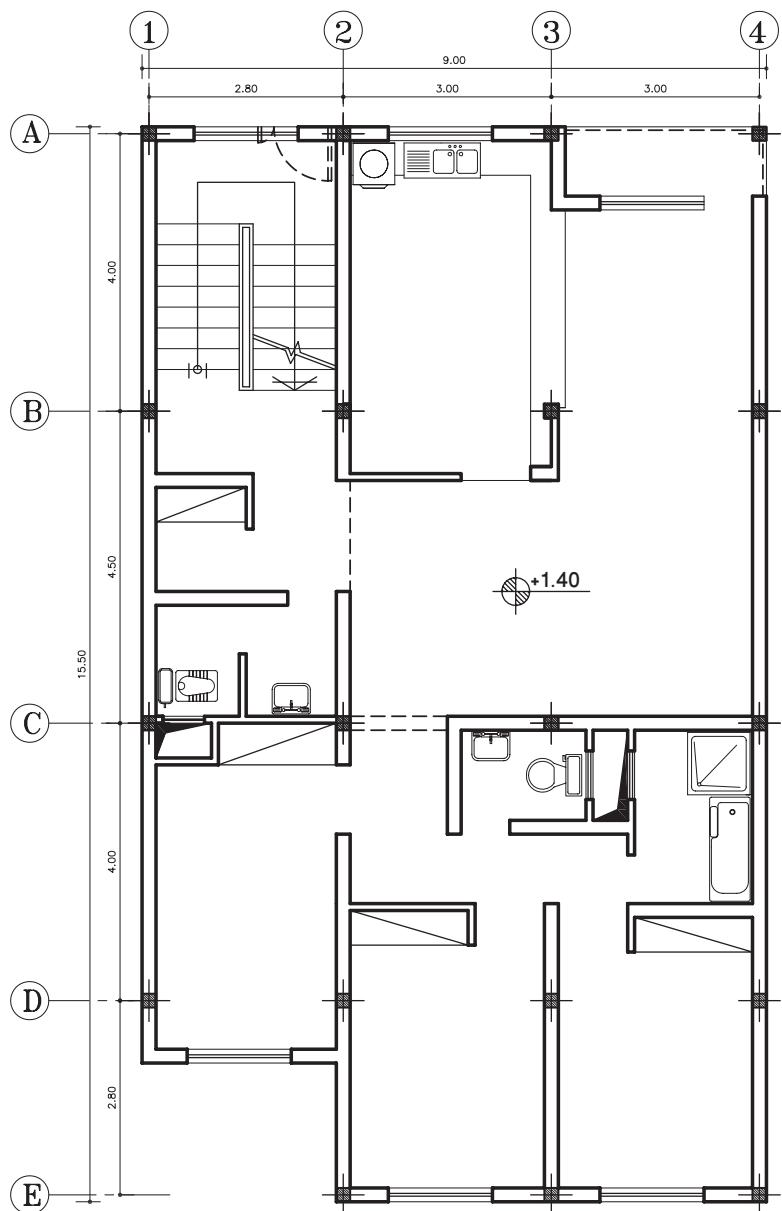


مقياس ١:١٠٠
طبقات طابق پلان

شكل ٢-١٦٠ ▲

تمرین کارگاهی ۶: در نقشه ۲-۱۶۱، پلان یک کارگاه نقشه‌کشی را نشان

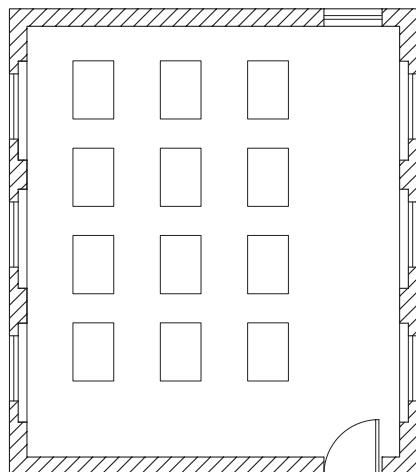می‌دهد. با توجه به اینکه کارگاه، علاوه بر روشنایی کلی، نیاز به روشنایی جداگانه برای هر میز نقشه‌کشی دارد. بنابراین با توجه به اصول ترسیم و علائم استاندارد، نقشه سیم‌کشی این پلان را رسم نمایید.



◀ شکل ۲-۱۶۱

کارگاه نقشه‌کشی

تمرین کارگاهی ۷: پلان مبلمان اتاق خواب خود را رسم نموده، سپس پلان سیم‌کشی روشنایی و پریزها را مطابق با علائم و استانداردها ترسیم نمایید.

جدول علائم اختصاری مورد استفاده در سیم‌کشی برق ساختمان

جدول ۲-۶

جریان متناوب - سه فاز با
سیم نول و فرکانس مشخص شده

سیم روشنایی و پریزها
سیم زمین
سیم خبر
سیم مکالمه
سیم صوتی

سیم متحرک

سیم کشی زیرکار

سیم کشی روکار

سیم کشی روکار

کلید یک پل

کلید دوپل(تیغه ای)

کلید سه پل

کلید گروهی

کلید دوپل

کلید تبدیل

کلید صلیبی

رله ضربه ای

 3/MP. 50Hz


















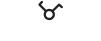








سیم با عایق برای محل های خشک

(+) _____

سیم با عایق برای محل های مرطوب

(-) _____

سیم 2/5mm*2 از مس

NYAFCU2.5


محل انشعاب



پریز سه فاز با سیم محافظ

3/MP


پریز کلیددار



پریز با کلید با ولتاژ قابل تنظیم



جعبه تقسیم



لامپ به طور معمولی



یک گروه لامپ 60 وات

5x60 W


چراغ کلید سرخود(دیواری)



لامپ اضطراری



دو گروه لامپ با سیم جداگانه در یک چراغ



جریان مستقیم

—

چراغ فلورسنت شبکه ای ۱۸ وات	
چراغ آویز	
چراغ فلورسنت صنعتی حبابدار	
چراغ سقفی با حباب شیشه ای ۱۰۰ وات	
چراغ سقفی سیلندری	
چراغ دیواری با حباب شیشه ای با لامپ رشته ای	
چراغ دیواری دکوراتیو-لامپ رشته ای ۶۰-۱۰۰ وات	
لوستر ۴ شاخه	
مسیر عبور لوله و سیم برق به سمت تابلوی محلی	
مسیر عبور لوله و سیم برق	
مسیر عبور لوله و سیم تلفن	
مسیر عبور لوله و سیم برق به سمت بالا و پایین	
جعبه تقسیم توکار	
کلید یک پل توکار ۱۰ آمپر ۲۵۰۰ ولت	
کلید دو پل توکار ۱۰ آمپر ۲۵۰۰ ولت	
کلید تبدیل توکار ۱۰ آمپر ۲۵۰۰ ولت	
کلید یک پل روکار ۱۰ آمپر ۲۵۰۰ ولت	
کلید دو پل روکار ۱۰ آمپر ۲۵۰۰ ولت	
بریز برق ارت دار توکار ۱۶ آمپر ۲۵۰۰ ولت	
بریز تلفن سوکتی دو خط توکار	
بریز تلویزیون	
پریز برق ارت دار تک فاز روکار ۱۶ آمپر	
تابلو برق واحدی(جعبه مبینا توری)	

آزمون پایانی:

سؤالات تشرییمی



- ۱- انواع نقشه‌های تأسیساتی را نام ببرید.
- ۲- به چند روش می‌توان، آب سفره‌های زیرزمینی را به سطح زمین آورد، نام ببرید.
- ۳- جهت لوله‌کشی آب، از چه نوع لوله‌هایی استفاده می‌شود، نام ببرید.
- ۴- اجزاء لوله‌کشی آب را نام ببرید.
- ۵- مفهوم علامت «CW» بر روی لوله، چیست؟ توضیح دهید.
- ۶- علامت اختصاری کنتور آب را ترسیم نمایید.
- ۷- فاضلاب خانگی چند دسته است نام برد و مثال بزنید.
- ۸- فاضلاب سطحی را تعریف کنید.
- ۹- دفع فاضلاب خانگی با کدام روش بهتر است. چرا؟
- ۱۰- محل نصب سیفون را بنویسید.
- ۱۱- علت استفاده از سیفون را در تجهیزات فاضلاب توضیح دهید.
- ۱۲- انواع لوله‌هایی که در شبکه جمع‌آوری فاضلاب استفاده می‌شود، نام ببرید.
- ۱۳- عواملی که در تهویه مطبوع باید در نظر گرفت، نام ببرید.
- ۱۴- سیستم تأسیسات برودتی، به چند روش اجرا می‌شود؟
- ۱۵- توضیح دهید که چرا آب گرمی که داخل رادیاتورها حرکت می‌کند، دوباره به دیگ باز می‌گردد.
- ۱۶- تفاوت لوله‌کشی تأسیسات حرارتی به روش مستقیم و معکوس را توضیح دهید.
- ۱۷- برای حالت‌های مختلف ماده (جامد، مایع و گاز)، دو نوع سوخت نام ببرید.
- ۱۸- چگونه گاز طبیعی را از زمین استخراج می‌کنند، توضیح دهید.
- ۱۹- گاز طبیعی به چند صورت در طبیعت یافت می‌شود؟
- ۲۰- موارد استفاده از شمای حقیقی و فنی اجزاء مدار را توضیح دهید.
- ۲۱- جهت روش و خاموش کردن یک لامپ در راه پله از کلید استفاده می‌شود.
- ۲۲- فاصله نصب پریزها در اتاق خواب و آشپزخانه به ترتیب و سانتی‌متر است.
- ۲۳- علامت اختصاری مسیر عبور سیم برق را رسم نمایید.
- ۲۴- مسیر عبور سیم تلویزیون را با چه نوع خطی نمایش می‌دهند، ترسیم کنید.
- ۲۵- معنی عبارت $L = 30, V = \frac{1}{2} \times \frac{6(500 \times 200)}{2}$ که در کنار رادیاتوری نوشته شده، نشان دهنده چیست؟
- ۲۶- مفهوم عبارت $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ را که در کنار لوله قائم نوشته شده بنویسید.
- ۲۷- سیفون چیست؟



آزمون پایانی:

سؤالات پهارگزینه‌ای

۱- کدامیک از اجزاء لوله‌کشی، برای تنظیم فشار (دبی) آب، در مسیر عبور قرار می‌گیرد.

- (ا) کنتور (ب) شیر (ج) وصاله (د) زانوبی

۲- مفهوم عبارت ”DN 2“ کدام است؟

- (ا) لوله برگشت آب گرم مصرفی به طرف بالا ۲ اینچ است.
 (ب) لوله رفت آب گرم به طرف پایین ۲ اینچ است.
 (ج) لوله به طرف بالا ۲ اینچ و به طرف پایین صفر است.
 (د) لوله ۲ اینچ به طرف پایین و به طرف بالا صفر است.



۳- علامت اختصاری رو برو نشان دهنده چیست؟

- (ا) مقطع لوله فاضلاب (ب) هواکش
 (ج) چاه (د) داکت

۴- حرارت تولید شده به روش مرکزی درموتورخانه با کدامیک از راههای زیر به داخل ساختمان منتقل نمی‌شود؟

- (ا) بخارآب (ب) آتش (ج) هوا (د) آب

۵- کدامیک از تجهیزات زیر فشار گاز را قبل از ورود به ساختمان تقلیل می‌دهد؟

- (ا) شیر انشعباب (ب) شیر اصلی (ج) رگولاتور (د) کنتور

۶- توضیح دهید، چنانچه قطر لوله‌های گاز کوچک‌تر یا بزرگ‌تر از اندازه تعیین شود، چه خطری دارد.

۷- از کدامیک از انرژی‌های الکتریکی زیر جهت انجام کار استفاده می‌شود؟

- (ا) ساکن (ب) جاری (ج) مالشی (د) اصطکاکی

۸- دو شرطی که برای برقرار شدن جریان الکتریسیته در یک مدار نیاز است را نام ببرید.

آزمون پایانی:

سؤالات چهارگزینه‌ای



۹- با توجه به مشخصاتی که بر روی وسیله برقی نوشته شده است، جاهای خالی را پرکنید.

شدت جریان.....

اختلاف پتانسیل.....

توان الکتریکی.....

۱۰۰۰ W

۴ A

۲۱۰ V

۱۰- شمای فنی کلید با اتصال به زمین کدام است؟

(ب)

(الف)

(د)

(ج)

۱۱- بر روی وسیله برقی نوشته شده است [6V«DC»]. کدام عبارت مفهوم آن را می‌رساند. وسیله برقی با کار می‌کند.

(الف) جریان متناوب ۶ وات

(ب) جریان مستقیم ۶ ولت

(ج) جریان متناوب ۶ ولت

(د) جریان مستقیم ۶ آمپر

۱۲- برای اندازه‌گیری انرژی الکتریکی مصرفی ساختمان، از وسیله‌ای به نام استفاده می‌شود. تا میزان انرژی را بحسب به صورت عدد و رقم مشخص کرد.

۱۳- وسیله حفاظت از مدار در مقابل اتصال کوتاه است.

(الف) کلید دو پل (ب) فیوز (ج) کنتور (د) کلید تبدیل