


واحد یادگیری ۱۰

خازن



خازن

خازن تشکیل شده است از دو صفحه هادی که بین آنها عایق^۱ قرار دارد. عایق خازن‌ها را «دیالکتریک» نیز می‌گوینند. جنس دیالکتریک می‌تواند هوا، خلا، کاغذ، میکا و ... باشد. خازن را با علامت اختصاری (شکل ۹۴-ب) نشان می‌دهند.

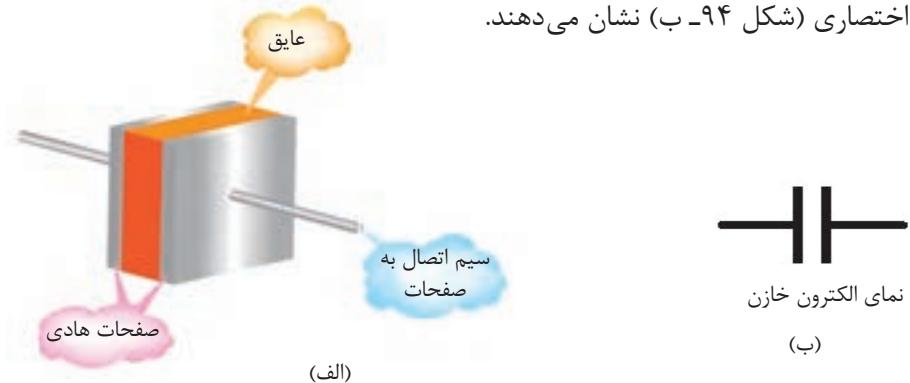

شکل ۹۴

خازن در لغت به معنای ذخیره‌ساز است زیرا انرژی الکتریکی را به صورت میدان الکترواستاتیکی در خود ذخیره می‌کند.

ظرفیت خازن

ظرفیت خازن نسبت بار الکتریکی ذخیره شده به اختلاف پتانسیل صفحات می‌باشد و آن را با C نشان می‌دهند و واحد آن **کولن** می‌باشد که به احترام مایکل فاراد به آن «فاراد» گویند و با حرف F نشان می‌دهند.

یک فاراد ظرفیت خازنی است که هرگاه اختلاف پتانسیل یک ولت بین صفحات آن ایجاد شود بار الکتریکی یک کولن در آن ذخیره شده است. ظرفیت خازن از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$C = \frac{q}{V}$$

در این رابطه:

C ظرفیت خازن بر حسب فاراد [F]

q بار ذخیره شده بر حسب کولن [C]

V اختلاف پتانسیل بر حسب ولت [V] است.

مثال: یک خازن در اثر اعمال 20 ولت به دو سر آن بار الکتریکی معادل 80 کولن را ذخیره می‌کند. ظرفیت خازن چقدر است؟

حل :

$$C = \frac{q}{V} \quad C = \frac{80}{20} = 4 [F]$$

مثال: خازنی با ظرفیت $40\text{ }\mu\text{F}$ را به ولتاژ 50 ولت اتصال می‌دهیم. مقدار بار الکتریکی ذخیره شده چقدر است؟

حل:

$$q = CV$$

$$q = 40 \times 10^{-9} \times 50 = 2000 [\mu\text{C}]$$

مثال: یک خازن $10\text{ }\mu\text{F}$ با بار $10\text{ }\mu\text{C}$ چقدر اختلاف پتانسیل دارد؟

حل:

$$V = \frac{q}{C} \quad V = \frac{10 \times 10^{-9}}{10 \times 10^{-6}} = 1 [\text{V}]$$




عوامل مؤثر بر ظرفیت خازن

مهم‌ترین عوامل مؤثر در تعیین ظرفیت خازن عبارت‌اند از:


- ۱- مساحت صفحات هادی
- ۲- فاصله بین صفحات هادی
- ۳- جنس عایق یا دی‌الکتریک

ظرفیت خازن متناسب با مساحت صفحات و فاصله صفحات از یکدیگر می‌باشد به طوری که ظرفیت خازن با مساحت صفحات نسبت مستقیم و با فاصله صفحات از یکدیگر نسبت عکس دارد (شکل ۹۵).

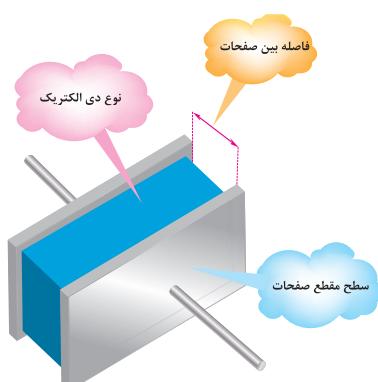

شکل ۹۵- عوامل مؤثر بر ظرفیت خازن

هر چه مساحت صفحات هادی بزرگ‌تر باشد بار الکتریکی بیشتری را در خود ذخیره می‌کند.
بنابراین خازن با صفحات بزرگ‌تر ظرفیت بیشتری خواهد داشت. (شکل ۹۶)

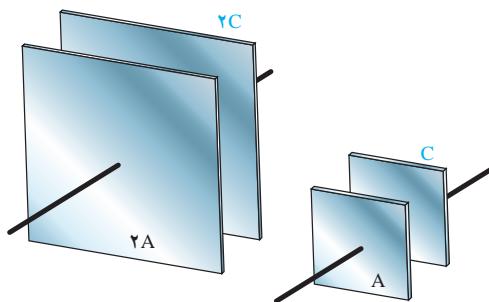

شکل ۹۶- تأثیر مساحت صفحات بر ظرفیت خازن

هر چه فاصله صفحات از یکدیگر بیشتر باشد ظرفیت خازن کمتر خواهد شد لذا خازن با فاصله صفحات کمتری دارای ظرفیت بیشتری خواهد شد. (شکل ۹۷)

| ظرفیت زیاد | ظرفیت متوسط | ظرفیت کم |
|----------------|-------------------|------------------|
| | | |
| فاصله صفحات کم | فاصله صفحات متوسط | فاصله صفحات زیاد |
| | | |

شکل ۹۷- تأثیر فاصله بین صفحات بر ظرفیت خازن

جنس و کیفیت عایق یا دیالکتریک بین صفحات باردار خازن اثر مستقیم بر ظرفیت خازن دارد. دیالکتریک خوب و با کیفیت دیالکتریکی است که بتواند نیروی کولنی بین بارهای الکتریکی ذخیره شده بر روی صفحات باردار خازن را تحمل کند و خاصیت عایقی خود را از دست ندهد (شکل ۹۸).

و فاصله آنها از یکدیگر و جنس عایق از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$C = \epsilon \frac{A}{d}$$

که در آن:

$$\left[\frac{F}{m} \right] \text{ ظرفیت خازن بر حسب } C = \epsilon_r \epsilon_0 \text{ ضریب نفوذ الکتریکی عایق بر حسب } [m^2] \text{ مساحت صفحات بر حسب } A \text{ فاصله بین صفحات بر حسب } d \text{ است.}$$

مثال: ظرفیت خازنی که مساحت صفحات آن 0.05 مترمربع و فاصله بین صفحات آن 10 سانتیمتر و نوع دیالکتریک به کار رفته در آن میکا باشد را به دست آورید.

حل:

با استفاده از جدول ضریب نفوذ نسبی (ϵ_r) برای میکا برابر ۵ است. همچنین می‌دانیم که ضریب نفوذ نسبی هوا برابر است با $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$

بنابراین با توجه به مقادیر داده شده، مقدار C ظرفیت خازن را به دست می‌آوریم.

$$\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$$

$$\epsilon = 8.85 \times 10^{-12} \left[\frac{F}{m} \right]$$

$$A = 0.05 \text{ m}^2$$


$$d = 0.1 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$C = \frac{\epsilon A}{d}$$

$$C = \frac{8.85 \times 10^{-12} \times 0.05 \times 0.05}{0.1 \times 10^{-2}} = 0.00221 \mu\text{F}$$

کیفیت عایق یا دیالکتریک در واقع استقامت الکتریکی عایق در مقابل میدان الکتریکی بین صفحات باردار خازن است. استقامت الکتریکی عایق‌ها در مقابل میدان الکتریکی بین صفحات باردار خازن را «ضریب نفوذ الکتریکی» می‌نامند و با ϵ_r نشان می‌دهند. ضریب نفوذ الکتریکی هوارا با ϵ_r نشان می‌دهند و برابر است با:

$$\epsilon_r = 8 / 8.85 \times 10^{-12} \left[\frac{F}{m} \right]$$

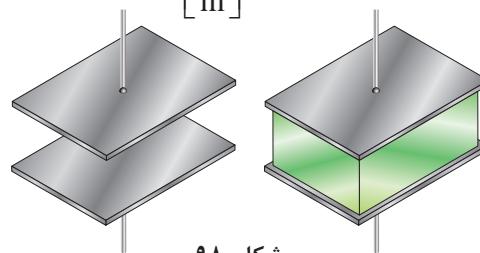

شکل ۹۸

نسبت ضریب نفوذ عایق‌های الکتریکی به ضریب نفوذ الکتریکی هوا را «ضریب نفوذ نسبی» گویند و با ϵ_r نشان می‌دهند و از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$\epsilon_r = \frac{\epsilon}{\epsilon_0}$$

ضریب نفوذ نسبی تعدادی از عایق‌های الکتریکی در جدول نشان داده شده است.

جدول ضریب نفوذ نسبی عایق‌ها

| نوع عایق | ضریب نفوذ نسبی عایق‌ها (ϵ_r) |
|-----------------------|---|
| هوا | ۱ |
| تفلون | ۲ |
| کاغذ آغشته به پارافین | ۲/۵ |
| روغن | ۴ |
| میکا | ۵ |
| اکسید آلمینیم | ۷ |
| شیشه | ۷/۵ |
| اکسید تانتالیم | ۲۶ |
| سرامیک | ۱۲۰ |

ظرفیت خازن با توجه به ابعاد صفحات هادی


از جمله مشخصه‌های دیگر خازن ولتاژ کار آن است که همراه با ظرفیت روی بدنه خازن نوشته می‌شود. در (شکل ۹۹) خازن با تحمل ولتاژ ۴۰۰ ولت DC و ظرفیت ۱۰۰ میکرو فاراد نشان داده شده است.



شکل ۹۹

مدار الکتریکی معادل خازن


خازن علاوه بر ظرفیت C ، مقاومت الکتریکی R نیز دارد. مقاومت الکتریکی ناشی از سطح مقطع و ضخامت صفحات خازن است. برای خازن مدار الکتریکی شامل اتصال سری مقاومت الکتریکی R و ظرفیت خازن C معادل می‌نمایند. (شکل ۱۰۰)

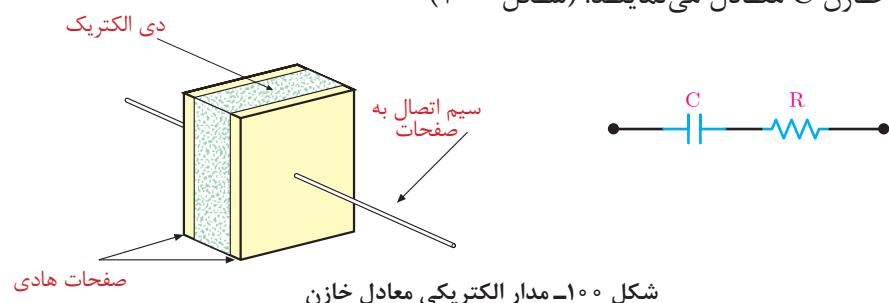


شکل ۱۰۰- مدار الکتریکی معادل خازن

خازن در جریان مستقیم

یک خازن که توسط منبع جریان مستقیم تغذیه می‌شود در (شکل ۱۰۱) و مدار الکتریکی معادل آن در (شکل ۱۰۲) نشان داده شده است.

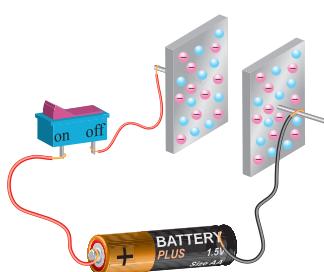

شکل ۱۰۱

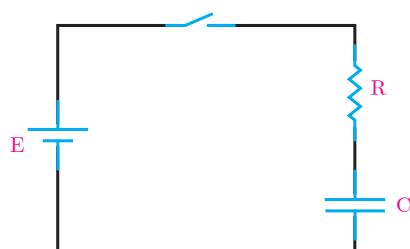

شکل ۱۰۲

با بستن کلید، الکترون‌ها از قطب منفی باطری به طرف صفحه‌ای که به این قطب متصل است جاری می‌شوند و در آن تراکم الکترون یا بار منفی ایجاد می‌کنند. در همین لحظه، قطب مثبت باطری همان تعداد الکترون را از صفحه‌ای که به این قطب متصل است جذب می‌کند و این صفحه، کمبود الکترون پیدا می‌کند و دارای بار مثبت می‌شود. (شکل ۱۰۳)

| | |
|---|--|
| <p>وقتی کلید باز است هیچ جریانی از مدار نمی‌گذرد و خازن شارژ نمی‌شود.</p> | |
| <p>وقتی کلید بسته می‌شود جریان در مدار برقرار می‌شود و صفحات خازن باردار خواهد شد و خازن شارژ می‌شود.</p> | |

شکل ۱۰۳

مادامی که خازن شارژ می‌شود ولتاژ خازن افزایش می‌یابد و جریان شارژ خازن کاهش می‌یابد تا ولتاژ خازن به ولتاژ باطری می‌رسد در این شرایط خازن شارژ کامل شده است و جریان شارژ آن صفر می‌شود. (شکل ۱۰۴) این مطلب را به روشنی نشان می‌دهد.

| | |
|--|--|
| <p>مدار باز بوده، جریان نمی‌گذرد</p> | |
| <p>خازن در حال شارژ</p> | |
| <p>خازن کاملاً شارژ شده و جریان نمی‌گذرد</p> | |

شکل ۱۰۴

در شکل ۱۰۷ با وصل کلید، شارژ خازن شروع می‌شود. مدت زمانی را که طول می‌کشد تا ولتاژ خازن به $\frac{63}{2}\%$ ولتاژ نهایی برسد، ثابت زمانی خازن می‌گویند و آن را با حرف τ نشان می‌دهند. مقدار τ از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$\tau = R C$$

که در آن τ ثابت زمانی خازن بر حسب [S]


R مقاومت الکتریکی بر حسب [Ω]

C ظرفیت خازن بر حسب [F] است.

در هر ثابت زمانی بعدی، خازن به اندازه $\frac{63}{2}$ درصد از ولتاژ باقی‌مانده شارژ می‌شود. مدت زمانی که طول می‌کشد تا خازن شارژ کامل شود، از رابطه $t = \tau \ln \frac{V_f - V_i}{V_f}$ قابل محاسبه است در این رابطه:


τ ثابت زمانی خازن [s]

و t مدت زمان شارژ کامل است (شکل ۱۰۵).

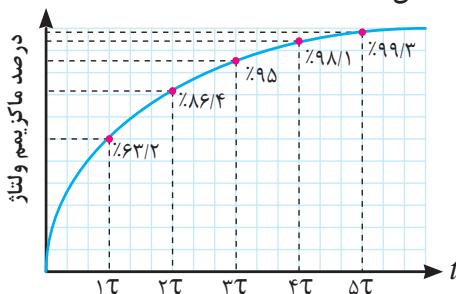


شکل ۱۰۵- منحنی شارژ خازن

مثال ۵: در مدار (شکل ۱۰۶) پس از بستن کلید و با استفاده از منحنی (شکل ۱۰۷) مطلوب است:

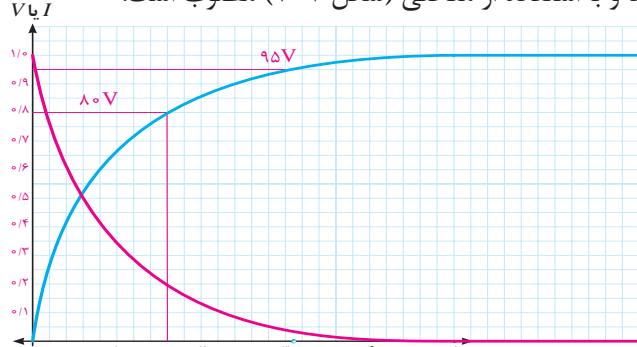

شکل ۱۰۷

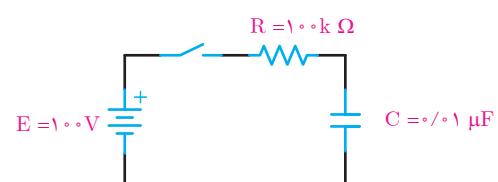

شکل ۱۰۶

الف) چه مدت طول می‌کشد تا ولتاژ دو سر خازن به ۸۰ ولت برسد؟


ب) بعد از ۳ میلی‌ثانیه، ولتاژ دو سر خازن چه مقدار می‌شود؟

حل :


ثابت زمانی مدار

$$\tau = RC = 100 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-9} = 1 \text{ ms}$$

در یک ثابت زمانی یا یک میلی ثانیه، خازن به اندازه $63/2$ درصد ولتاژ کل - یعنی $63/2$ ولت، شارژ می شود. اگر بخواهیم خازن 80 ولت شارژ شود، چنین عمل می کنیم: از روی محور عمودی که ولتاژ را نشان می دهد، مقدار 80 ولت را پیدا می کنیم و خطی موازی محور محور زمان (افقی) می کشیم تا منحنی شارژ را قطع کند. از آنجا نیز خطی موازی محور عمودی (ولتاژ) رسم می کنیم تا محور زمان را قطع کند. محل تقاطع محور زمان عدد $1/6\tau$ را نشان می دهد؛ یعنی $1/6$ میلی ثانیه طول می کشد تا خازن به مقدار 80 ولت شارژ شود. در 3 میلی ثانیه یا 3 ثابت زمانی، ولتاژ دو سر خازن به 95 ولت می رسد. چرا؟ با رسم خطوطی موازی محورهای مختصات، همان طور که قبل گفته شد - مقدار 95 ولت به دست می آید. با اتصال خازن شارژ شده به یک مقاومت، خازن انرژی ذخیره شده خود را در مقاومت به حرارت تبدیل می کند تا دشارژ شود پس از دشارژ کامل خازن ولتاژ صفر می شود. مدت زمانی که طول می کشد تا خازن دشارژ کامل شود نیز برابر τ است. در ثابت زمانی اول $63/2$ درصد از شارژ کامل خازن از بین می رود و در ثابت زمانی های بعدی به ترتیب $63/2$ درصد از شارژ باقی مانده تخلیه می شود. در انتهای 5 ثابت زمانی، خازن کاملاً تخلیه شده است (شکل ۱۰۸).

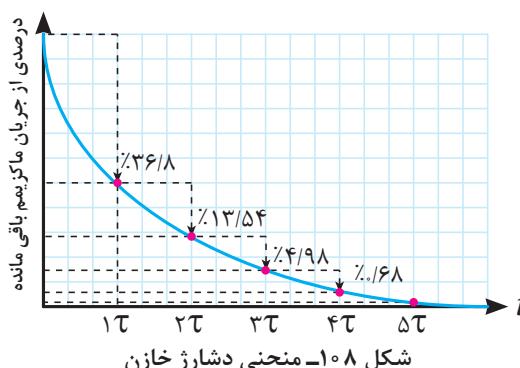

مثال: مدار (شکل ۱۰۹) کلید مدت زیادی در وضعیت a قرار داشته است پس از تغییر حالت کلید به وضعیت b چه مدت طول می کشد تا خازن دشارژ کامل شود؟

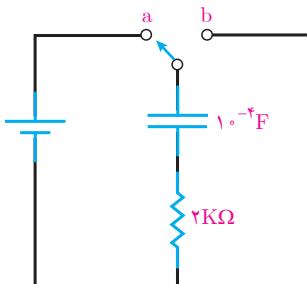

شکل ۱۰۹

حل:

مدت زمانی که طول می کشد تا خازن به طور کامل دشارژ شود از رابطه $t = \tau \ln(2)$ به دست می آید.

$$\tau = RC = 2 \times 10^3 \times 10^{-4} = 0.2 \text{ s}$$

$$t = 5\tau = 5 \times 0.2 = 1 \text{ s}$$

خازن در جریان متناوب

خازن در جریان متناوب علاوه بر مقاومت الکتریکی R مربوط به صفحات هادی به دلیل تغییرات ولتاژ ناشی از فرکانس «مقاومت خازنی» دارد. مقاومت خازنی^۱ با جاری شدن جریان در خازن مخالفت می‌کند. «مقاومت خازنی» را با X_C نشان می‌دهند و واحد آن اهم است و از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C}$$

در این رابطه :

X_C مقاومت خازنی [Ω]

f فرکانس [Hz]

C ظرفیت خازن [F] است.

مثال ۶: یک خازن با ظرفیت $100 \mu F$ در فرکانس 50 هرتز مفروض است مقاومت خازنی آن چند اهم است؟

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C}$$

حل : از رابطه (۱۳-۴) داریم:

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C} = \frac{1}{2\pi \times 3.14 \times 50 \times 100 \times 10^{-6}} = 31.85 [\Omega]$$

اتصال خازن‌ها

برای سادگی محاسبات از مقاومت الکتریکی R مربوط به صفحات هادی در مقایسه با مقاومت خازنی صرف نظر می‌شود و مدار الکتریکی معادل خازن مطابق (شکل ۱۱۰) در نظر گرفته می‌شود.




شکل ۱۱۰

الف) اتصال سری خازن‌ها

ظرفیت خازن معادل C_t چند خازن با اتصال سری (شکل ۱۱۱) از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}$$

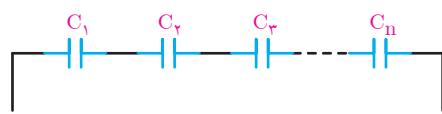

شکل ۱۱۱

مثال: ظرفیت خازن معادل خازن‌های (شکل ۱۱۲) را به دست آورید.

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_r}$$

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{30} + \frac{1}{60}$$

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{2+1}{60} = \frac{3}{60}$$

$$C_{eq} = \frac{60}{3} = 20 \mu F$$

$$C_1 = 30 \mu F \quad C_r = 60 \mu F$$


حل:



شکل ۱۱۲

مقاومت خازنی معادل X_C خازن‌های اتصال سری (شکل ۱۱۳) از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$X_{C_{eq}} = X_{C_1} + X_{C_r} + \dots + X_{C_n}$$

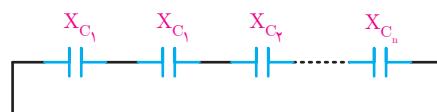


شکل ۱۱۳

مثال: مقاومت خازنی معادل (شکل ۱۱۴) را به دست آورید.

حل:

$$X_{C_{eq}} = X_{C_1} + X_{C_r} + X_{C_3}$$

$$X_{C_{eq}} = 3 + 2 + 1 = 6 \Omega$$

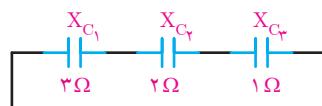

شکل ۱۱۴

مثال: ظرفیت معادل مدار (شکل ۱۱۵) را به دست آورید.


حل:

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_r} + \frac{1}{C_3}$$

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{10} + \frac{1}{15} + \frac{1}{12} = \frac{6+4+5}{60} = \frac{15}{60} = \frac{1}{4}$$

$$C_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{4}} = 4 [\mu F]$$

$$C_1 = 10 \mu F \quad C_r = 15 \mu F \quad C_3 = 12 \mu F$$

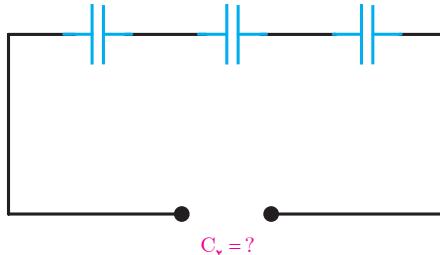


شکل ۱۱۵


ب) اتصال موازی خازن‌ها

ظرفیت خازن معادل C_{eq} چند خازن با اتصال موازی (شکل ۱۱۶) از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$C_{eq} = C_1 + C_2 + \dots + C_n$$

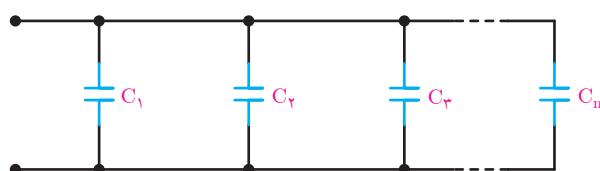

شکل ۱۱۶

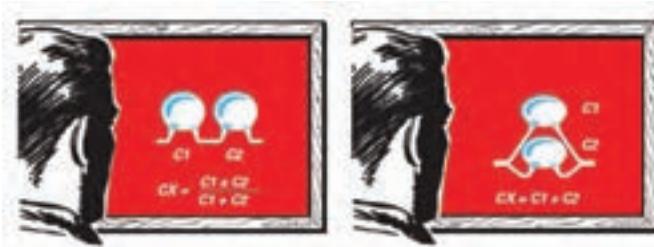


مثال: ظرفیت خازن معادل خازن‌های (شکل ۱۱۷) را به دست آورید.

$$C_{eq} = C_1 + C_2$$

$$C_1 = 100 + 50 = 150 \mu F$$


حل:

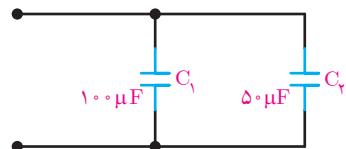

شکل ۱۱۷

مقاومت خازنی معادل X_{eq} خازن‌ها با اتصال موازی (شکل ۱۱۸) از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$\frac{1}{X_{C_{eq}}} = \frac{1}{X_{C_1}} + \frac{1}{X_{C_2}} + \frac{1}{X_{C_3}} + \dots + \frac{1}{X_{C_n}}$$

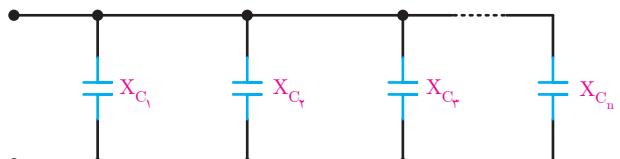

شکل ۱۱۸

$$\frac{1}{X_{C_{eq}}} = \frac{1}{X_{C_1}} + \frac{1}{X_{C_2}}$$


مثال: مقاومت خازنی معادل خازن‌های (شکل ۱۱۹) را به دست آورید.

حل:

$$\frac{1}{X_{C_{eq}}} = \frac{1}{30} + \frac{1}{30}$$

$$\frac{1}{X_{C_{eq}}} = \frac{2}{30}$$


$$X_{C_{eq}} = \frac{30}{2} = 15 \Omega$$

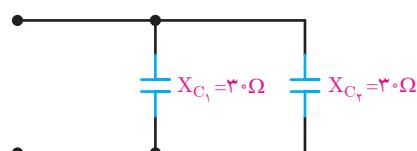

شکل ۱۱۹

اتصال مختلط خازن‌ها

در اتصال مختلط خازن‌ها از روابط اتصال سری و موازی متناسب استفاده می‌کنیم.

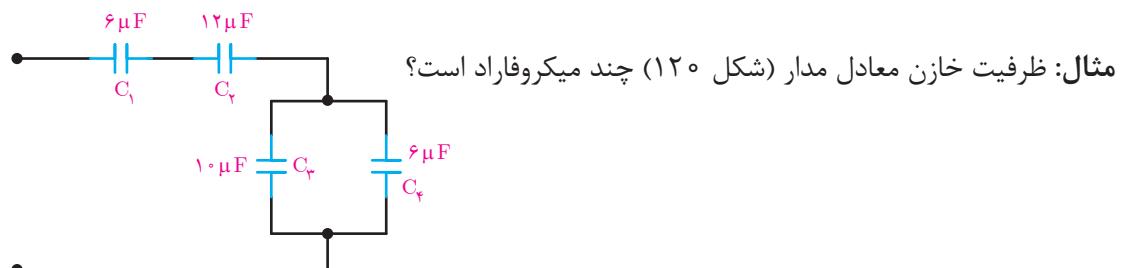

شکل ۱۲۰


حل:

در این مدار C_1 و C_2 سری است که روابط سری را درباره این دو عمل می‌کنیم. C_3 و C_4 نیز با هم موازی‌اند و روابط موازی را درباره آنها عمل می‌کنیم. در نهایت، مجموعه C_1 و C_2 با مجموعه C_3 و C_4 سری هستند و از قوانین سری پیروی می‌کنند. بنابراین، می‌توان نوشت:

$$C_{1,2} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{6 \times 12}{6 + 12} = 4\mu F$$

$$C_{3,4} = C_3 + C_4 = 10 + 6 = 16\mu F$$

$$C_5 = \frac{4 \times 16}{4 + 16} = \frac{16}{5} = 3.2\mu F$$

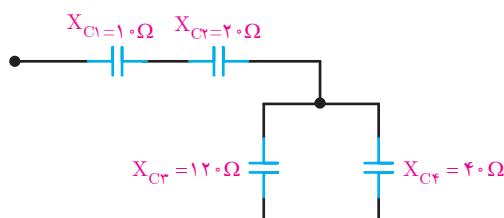

شکل ۱۲۱


$$\frac{1}{X_{C_{34}}} = \frac{1}{X_{C_3}} + \frac{1}{X_{C_4}}$$

$$\frac{1}{X_{C_{34}}} = \frac{4}{12}$$

$$X_{C_{34}} = \frac{12}{4} = 3\Omega$$

حل:

مدار به (شکل ۱۲۲) در می‌آید.

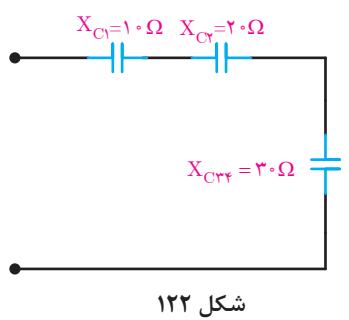

$$X_{C_{eq}} = X_{C_1} + X_{C_2} + X_{C_{34}}$$

$$X_{C_{eq}} = 1 + 2 + 3 = 6\Omega$$

افرزی خازن

خازن اнерژی الکتریکی را به صورت میدان الکتریکی در خود ذخیره می‌سازد و ماکزیمم اнерژی ذخیره شده در خازن از رابطه زیر به دست می‌آید:

که در این رابطه:

$$W_C = \frac{1}{2} C V_m^2$$

ماکزیمم اнерژی ذخیره شده در خازن (J)

ظرفیت خازن (C)

ماکزیمم ولتاژ خازن (V) است.


مثال: به یک خازن با ظرفیت 50 میکروفاراد ولتاژ متناوب سینوسی به معادله زمانی $v(t) = 100 \sin(100\pi t)$ وصل شده است. ماکزیمم اнерژی ذخیره شده در خازن چند ژول است؟

حل:

$$W_C = \frac{1}{2} C V_m^2$$

$$W_C = \frac{1}{2} \times 50 \times 10^{-6} \times (100)^2 = 0.25[\text{J}]$$

منحنی جریان و ولتاژ خازن در جریان متناوب

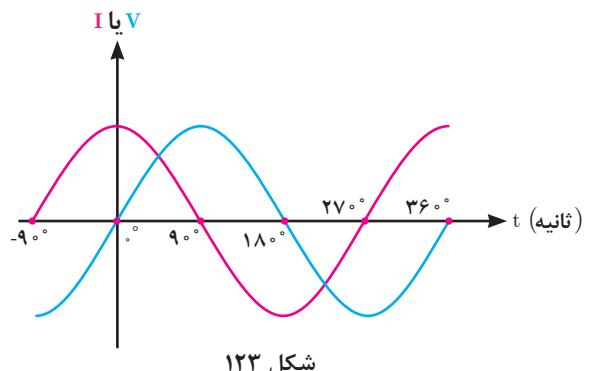

جریان خازن از ولتاژ دو سر آن 90° جلوتر است لذا خازن را یک عنصر «پیش فاز» می‌شناسند. منحنی ولتاژ و جریان خازن در اتصال به منبع متناوب سینوسی در (شکل ۱۲۳) نشان داده شده است که در آن $\theta_V = 90^\circ$ و $\theta_I = 0^\circ$ می‌باشد.

با توجه به (شکل ۱۲۳) معادلات زمانی ولتاژ و جریان به صورت زیر خواهد شد:

$$v(t) = V_m \sin(\omega t + 90^\circ)$$


$$i(t) = I_m \sin(\omega t + 0^\circ)$$

و زاویه اختلاف فاز ϕ برابر خواهد شد.

$$\phi = \theta_V - \theta_I$$

$$\phi = 90^\circ - 0^\circ = -90^\circ$$

مثال : در مدار (شکل ۱۲۴) مطلوب است :

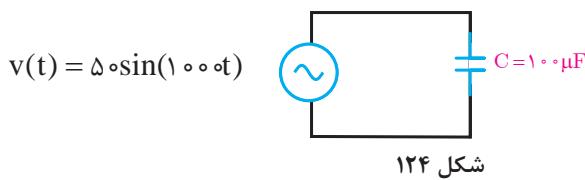

الف) مقاومت خازنی

ب) جریان خازن

ج) معادله زمانی جریان خازن

حل:

الف) از رابطه زیر داریم :

$$X_C = \frac{1}{C\omega}$$


$$X_C = \frac{1}{100 \times 10^{-6} \times 100} = 10[\Omega]$$

ب) از قانون اهم داریم :

$$I_m = \frac{V_m}{X_C} = \frac{5}{10} = 5[A]$$

$$I_{rms} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = \frac{5}{\sqrt{2}} = 3.54[A]$$
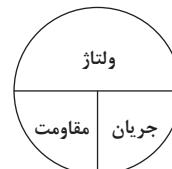
$$\text{جریان} = \frac{\text{ولتاژ}}{\text{مقاومت}}$$



جریان خازن از ولتاژ دو سر آن ۹۰ درجه جلوتر است لذا داریم:

توان الکتریکی خازن

توان الکتریکی خازن صرف ذخیره‌سازی انرژی الکتریکی می‌شود. مقدار انرژی ذخیره شده در واحد زمان در خازن را «توان الکتریکی خازن» گویند. توان الکتریکی خازن قادر به تبدیل کردن انرژی الکتریکی نیست لذا آن را توان «غیر مؤثر» یا «توان راکتیو» نیز می‌گویند و با حرف C نشان می‌دهند و واحد آن «ولت آمپر راکتیو VAR» است. توان الکتریکی خازن از رابطه زیر به دست می‌آید و آن را با علامت منفی نشانه‌گذاری می‌کنند.

$$Q_c = -X_c I_c$$

که در این رابطه :

توان الکتریکی خازن $[VAR]$

X_c مقاومت خازنی $[\Omega]$

I_c جریان خازنی $[A]$ است.

مثال: یک مقاومت خازنی ۲ اهم با جریان مؤثر ۴ آمپر مفروض است. توان الکتریکی خازن چقدر است؟

$$Q_c = -X_c I_c$$


$$Q_c = -2 \times 4^2 = -32(VAR)$$

حل :

پرسش



- ۱- خازن را تعریف کنید و عوامل مؤثر بر ظرفیت خازن را نام ببرید.
- ۲- ثابت زمانی خازن را تعریف کنید؟ چه مدت طول می کشد تا خازن در مدار پایدار شود؟
- ۳- مقاومت خازنی را تعریف کنید؟ به چه عواملی بستگی دارد؟
- ۴- توان الکتریکی خازن را تعریف کنید؟ چرا آن را توان راکتیو می نامند؟
- ۵- چرا خازن را یک عنصر پیش فاز تعریف می کنند؟ منحنی سینوسی جریان و ولتاژ خازن رارسم کنید.
- ۶- در شکل زیر با قرار دادن عایق بین صفحات خازن نور لامپ چه تغییری می کند؟ چرا؟

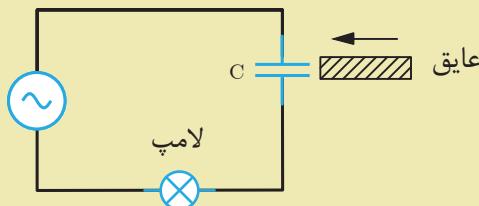

- ۱- مساحت صفحات یک خازن 10cm^2 و فاصله صفحات آن 4mm می باشد. در هر حالت زیر ظرفیت خازن را حساب کنید.

(الف) عایق بین صفحات هوا باشد.


(ب) عایق بین صفحات از نوع میکا باشد.

- ۲- خازنی به ظرفیت $50\mu\text{F}$ را به یک باتری 12V متصل می کنیم بار الکتریکی ذخیره شده در آن چند کولن است؟

۳- در شکل زیر مطلوب است:

(الف) ظرفیت معادل (C_{eq}) چند میکروفاراد است؟

(ب) بار الکتریکی و ولتاژ هر خازن

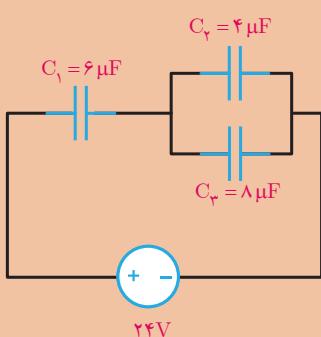

۴- در شکل صفحه بعد مطلوب است:


(الف) محاسبه C_{eq}

(ب) محاسبه X_{eq}

(ج) اگر $\omega = 500 \frac{\text{Rad}}{\text{s}}$ باشد در این حالت C_{eq} و X_{eq} را حساب کنید.

تمرین




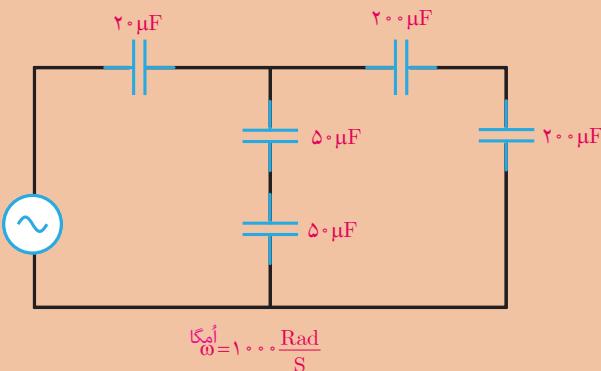


۵- در شکل زیر پس از بستن کلید چه مدت طول می‌کشد تا خازن به حالت پایدار برسد؟
در این حالت ولتاژ خازن چقدر است؟



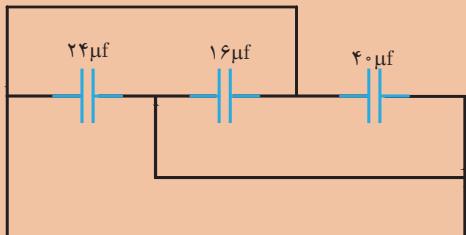۶- ظرفیت معادل در شکل‌های زیر را به دست آورید.



(الف)

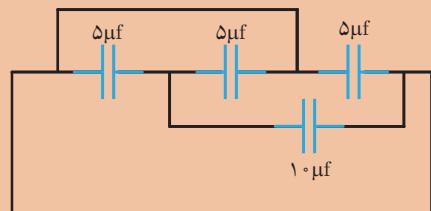

(ب)

۷- ظرفیت خازنی با حداکثر ولتاژ 1000 ولت و ماکزیمم انرژی ذخیره شده $2/0$ ژول
چند میکروفاراد است؟

۸- معادلات زمانی ولتاژ و جریان یک خازن به ترتیب $v(t) = 100 \sin(100\pi t + 90^\circ)$ و $i(t) = 5 \sin(100\pi t + 90^\circ)$ است مطلوب است:

الف) مقاومت خازنی

ب) ظرفیت خازن

۹- خازنی با توان الکتریکی 1000 - ولت آمپر راکتیو و ظرفیت 50 میکروفاراد مفروض است:

الف) مقاومت خازنی در سرعت زاویه‌ای 50 رادیان بر ثانیه چند اهم است؟

ب) جریان موثر خازن چند آمپر است؟

استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی پایه

سال تحصیلی:

کد کتاب: ۲۱۰۲۶۳

پایه: دهم

کد درس:

رشته تحصیلی: الکترونیک

کد رشته: ۰۷۱۳۱۰

| عنوان پودمان | تکالیف عملکردی (واحدهای یادگیری) | استاندارد عملکرد (کیفیت) | نتایج مورد انتظار | شاخص تحقیق | نمره |
|---------------------|-------------------------------------|--|------------------------|--|------|
| | | | بالاتر از حد انتظار | ۱- تحلیل و محاسبه مقادیر مؤثر و ماکریتم جریان و ولتاژ ۲- محاسبه فرکانس و طول موج و اختلاف فاز و ترسیم نمودارهای اختلاف فاز بین جریان و ولتاژ | ۳ |
| | | با استفاده از روابط حاکم بر مدارهای جریان متناوب مقاومتی به روش عددی | | ۱- تحلیل مدارهای الکتریکی متناوب مقاومتی به روش عددی ۲- تحلیل مدارهای الکتریکی متناوب مقاومتی به روش رسم مرتبط با جریان متناوب را محاسبه و ترسیم کند. | ۲ |
| | | دیاگرام | در حد انتظار | ۱- تحلیل و محاسبه مقادیر مؤثر و ماکریتم جریان و ولتاژ ۲- محاسبه فرکانس و طول موج و اختلاف فاز از روی نمودار | ۱ |
| نمره مستمر از ۵ | | | | | |
| نمره شایستگی پودمان | | | | | |
| نمره پودمان از ۲۰ | | | | | |




اندازه‌گیری کمیت‌های الکتریکی

در این فصل مطالب زیر را فرا خواهید گرفت:

- ۱- توان در جریان متناوب
- ۲- اندازه‌گیری جریان
- ۳- اندازه‌گیری ولتاژ
- ۴- اندازه‌گیری مقاومت
- ۵- اندازه‌گیری انرژی الکتریکی

واحد یادگیری ۱۱

توان در جریان متناوب

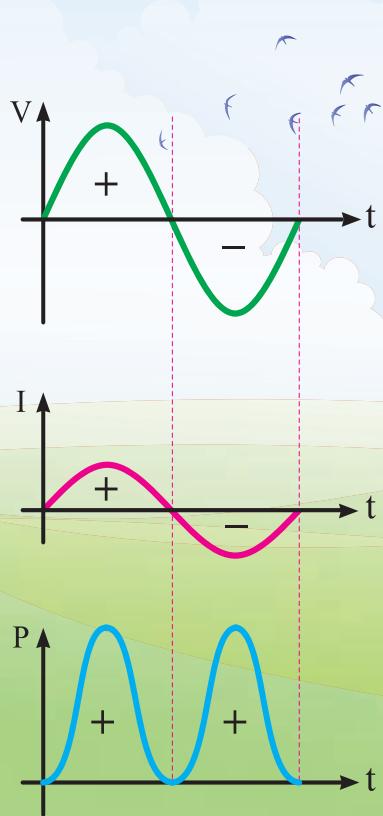

$$P = V \times I$$

توان مؤثر و غیر مؤثر در جریان متناوب

توان مؤثر توانی است که انرژی الکتریکی را تبدیل می‌کند و واحد آن وات است و در مدارهای جریان متناوب از رابطه روبه‌رو به دست می‌آید.

$$P = V_e I_e \cos \varphi$$

توان غیر مؤثر توانی است که انرژی الکتریکی را ذخیره می‌کند و واحد آن ولت آمپر راکتیو است و در مدارهای جریان متناوب از رابطه روبه‌رو به دست می‌آید.

$$Q = V_e I_e \sin \varphi$$

در مدارهای پس فاز، زاویه اختلاف فاز φ مقداری مثبت است لذا علامت Q مثبت خواهد شد اما در مدارهای پیش فاز، زاویه اختلاف فاز φ مقداری منفی است لذا علامت Q منفی خواهد شد.

در این روابط:

$$P \text{ توان مؤثر } [w]$$

$$Q \text{ توان غیر مؤثر } [VAR]$$

$$V_e \text{ ولتاژ مؤثر } [V]$$

$$I_e \text{ جریان مؤثر } [A]$$

φ زاویه اختلاف فاز جریان با ولتاژ (درجه) یا (رادیان) است.

مثال: معادلات زمانی ولتاژ و جریان یک مدار الکتریکی به صورت زیر است :

$$v(t) = 22\sqrt{2} \sin(50\pi t + 0^\circ)$$

$$i(t) = 1\sqrt{2} \sin(50\pi t + 6^\circ)$$

مطلوب است:

الف) مقدار ولتاژ و جریان مؤثر

ب) زاویه اختلاف فاز و نوع مدار

ج) توان مؤثر

د) توان غیر مؤثر

حل:

(الف)

$$V_e = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = \frac{22\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 22\text{ }[V]$$

$$I_e = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = \frac{1\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 1\text{ }[A]$$

$$\varphi = \theta_V - \theta_i \quad (b)$$

$$\varphi = 0^\circ - 6^\circ = -6^\circ$$

$$P = V_e I_e \cos \varphi \quad (ج)$$


$$P = 220 \times 10 \times \cos 60^\circ = 1100 [W]$$

د) زاویه φ مقداری منفی دارد یعنی مدار پیش فاز است. پیش فاز یعنی جریان مدار از ولتاژ مدار به اندازه 60° درجه جلوتر است.

$$Q = V_e I_e \sin \varphi \quad \text{از رابطه } Q \text{ داریم:}$$

$$Q = 220 \times 10 \sin(-60^\circ) = -1100\sqrt{3} [\text{VAR}]$$

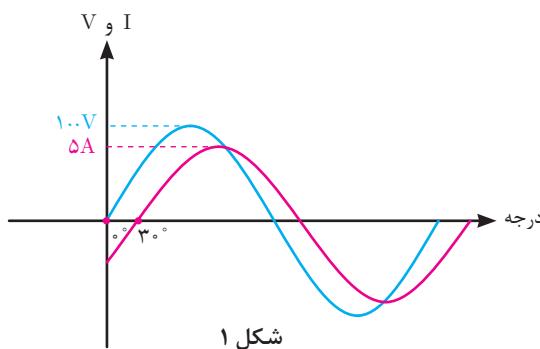مثال: منحنی ولتاژ جریان یک مدار الکتریکی در (شکل ۱) داده شده است:



مطلوب است :

الف) مقدار ولتاژ و جریان مؤثر

ب) زاویه اختلاف فاز و نوع مدار

ج) توان مؤثر

د) توان غیرمؤثر

حل :

(الف) با توجه به (شکل ۱) $V_m = 100 [V]$

$$I_m = 5 [A]$$

$$\theta_V = 0^\circ$$

$$\theta_i = -30^\circ$$

$$V_e = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = \frac{100}{\sqrt{2}} = 50\sqrt{2}$$

$$I_e = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = \frac{5}{\sqrt{2}} = 2.5\sqrt{2} [V]$$

$$\varphi = \theta_V - \theta_i$$

$$\varphi = 0^\circ - (-30^\circ) = +30^\circ$$

(ب)

زاویه φ مقداری مثبت دارد یعنی مدار پس فاز است. پس فاز یعنی جریان مدار از ولتاژ مدار به اندازه 30° درجه عقبتر است.

(ج)

$$P = V_e I_e \cos \varphi$$


$$P = 50\sqrt{2} \times 2 / 5\sqrt{2} \times \cos(+30^\circ) = 125\sqrt{3} [W]$$

(د)

$$Q = V_e I_e \sin \varphi$$

$$Q = 50\sqrt{2} \times 2 / 5\sqrt{2} \times \sin(+30^\circ) = 125 [VAR]$$

بردار توان‌های مؤثر و غیرمؤثر

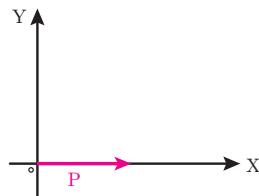


بردار توان مؤثر، یک بردار افقی و مثبت است. طول آن برابر مقدار توان مؤثر می‌باشد. (شکل ۲)


شکل ۲- بردار توان مؤثر

بردار توان غیرمؤثر یک بردار عمودی است که علامت آن به مثبت یا منفی بودن توان

غیرمؤثر بستگی دارد.

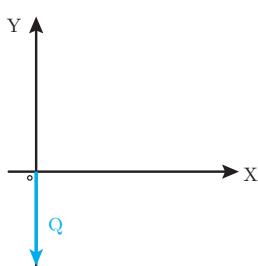

ب) بردار توان غیرمؤثر پیش فاز

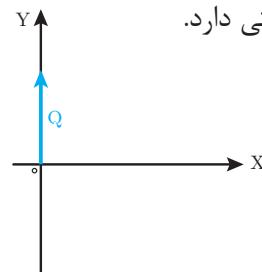


الف) بردار توان غیرمؤثر پس فاز

شکل ۳

مثال: یک مدار الکتریکی دارای توان مؤثر $W = 300$ و توان غیرمؤثر پس فاز $VAR = 400$ می‌باشد
بردارهای P و Q آن را رسم کنید.

حل:


بردار توان مؤثر P به صورت افقی و بردار توان غیرمؤثر به صورت عمودی رسم می‌شود. (شکل ۴)

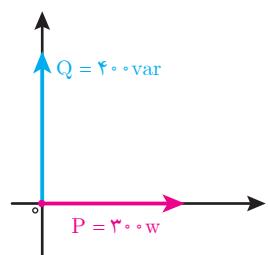

شکل ۴

توان ظاهري

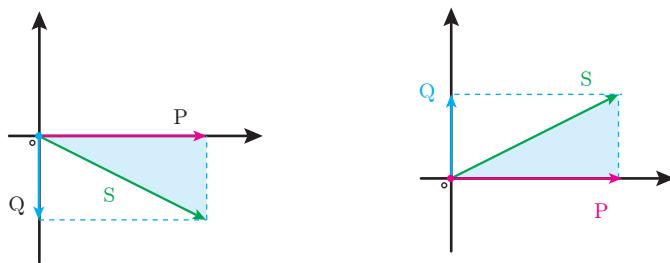توان ظاهري از برايند توان مؤثر و توان غيرمؤثر به دست مي آيد. توان ظاهري را با S نشان مي دهند و واحد آن ولت آمپر [VA] است (شكل ۵).



ب) توان ظاهري مدار پيش فاز

الف) توان ظاهري مدار پس فاز

شكل ۵

و مقدار آن از رابطه زير به دست مي آيد:


$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

كه در اين رابطه :
 [VA] توان ظاهري
 [W] توان مؤثر
 [VAR] توان غيرمؤثر

مثال: يك مدار الکتریکی دارای زاويه اختلاف فاز $\varphi = -37^\circ$ و توان مؤثر $P = 80$ و توان غيرمؤثر $Q = 60$ مي باشد. بردارهای توان را رسم کنيد و مقدار توان ظاهري را محاسبه نمایيد.

حل: زاويه اختلاف فاز منفی است پس توان غيرمؤثر منفی مي باشد. (شكل ۶)


$$\begin{aligned} S &= \sqrt{P^2 + Q^2} \\ S &= \sqrt{80^2 + 60^2} = 100 [\text{VA}] \end{aligned}$$

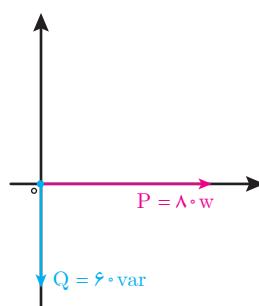

شكل ۶

مثلث توان

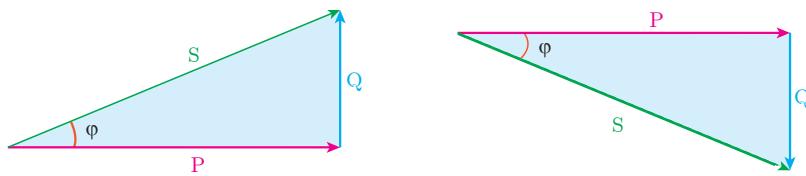مثلث توان، مثلث قائم الزاویه‌ای است که توان مؤثر و غیرمؤثر اضلاع قائم و توان ظاهری و تر آن می‌باشد. بردارهای P ، Q و S می‌توانند تشکیل یک مثلث دهند. زاویه بین P و S همان زاویه φ است. (شکل ۷)



ب) مثلث توان مدار پس فاز

الف) مثلث توان مدار پیش فاز

شکل ۷

مثلث توان دارای نسبت‌های مثلثاتی زیر است:

$$\cos \varphi = \frac{P}{S}$$

$$\sin \varphi = \frac{Q}{S}$$

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{Q}{P}$$

که در این رابطه:

$\cos \varphi$ ضریب توان مؤثر

$\sin \varphi$ ضریب توان غیرمؤثر

$\operatorname{tg} \varphi$ ضریب کیفیت می‌باشد.

مثال: یک مدار الکتریکی دارای توان مؤثر $W = 120$ و توان غیرمؤثر $VAR = 160$ می‌باشد مطلوب است:


ج) ضریب توان مؤثر

ب) توان ظاهری

الف) رسم مثلث توان

حل:

الف) توان غیرمؤثر مثبت است یعنی مدار پس فاز می‌باشد.

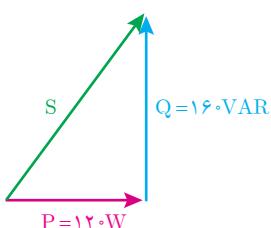

شکل ۸

ب) توان ظاهری از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

$$S = \sqrt{120^2 + 160^2} = 200[\text{VA}]$$

ج) ضریب توان مؤثر از رابطه زیر به دست می آید:

$$\cos \varphi = \frac{P}{S} = \frac{12}{20} = 0.6$$

توان ظاهری را می توان از حاصل ضرب ولتاژ مؤثر در جریان مؤثر نیز محاسبه کرد.

$$S = V_e I_e$$

که در این رابطه:

S توان ظاهری [VA]

V ولتاژ مؤثر [V]

Ie جریان مؤثر [A] می باشد.

مثال: ولتاژ و جریان یک مدار الکتریکی به ترتیب ۲۰۰V و ۱۰A است توان ظاهری آن چند ولت آمپر می باشد؟

$$S = V_e I_e$$

حل:

$$S = 200 \times 10 = 2000 [VA]$$

پرسش



۱- انواع توان در جریان متناوب را نام ببرید.

۲- توان مؤثر را تعریف کنید.

۳- توان غیرمؤثر را تعریف کنید و انواع آن را نام ببرید.

۴- توان ظاهری را تعریف کنید و رابطه آن را بنویسید.

۵- مثلث توان را تعریف کنید و انواع آن را رسم نمایید.

تمرین



۱- معادلات زمانی ولتاژ و جریان یک مدار الکتریکی به ترتیب :

$$V(t) = 20\sqrt{2} \sin(314t + 0^\circ)$$

$$i(t) = 10\sqrt{2} \sin(314t + 37^\circ)$$

می باشد. مطلوب است:

(الف) توان مؤثر

(ب) توان غیرمؤثر

(ج) توان ظاهری

۲- یک مصرف کننده الکتریکی با توان ۸۰W و ۱۰۰VA پس فاز مفروض است. مطلوب است:


(الف) رسم مثلث توان

(ب) ضریب توان

(ج) توان غیرمؤثر

واحد یادگیری ۱۲

اندازه‌گیری جریان، ولتاژ و مقاومت اهمی

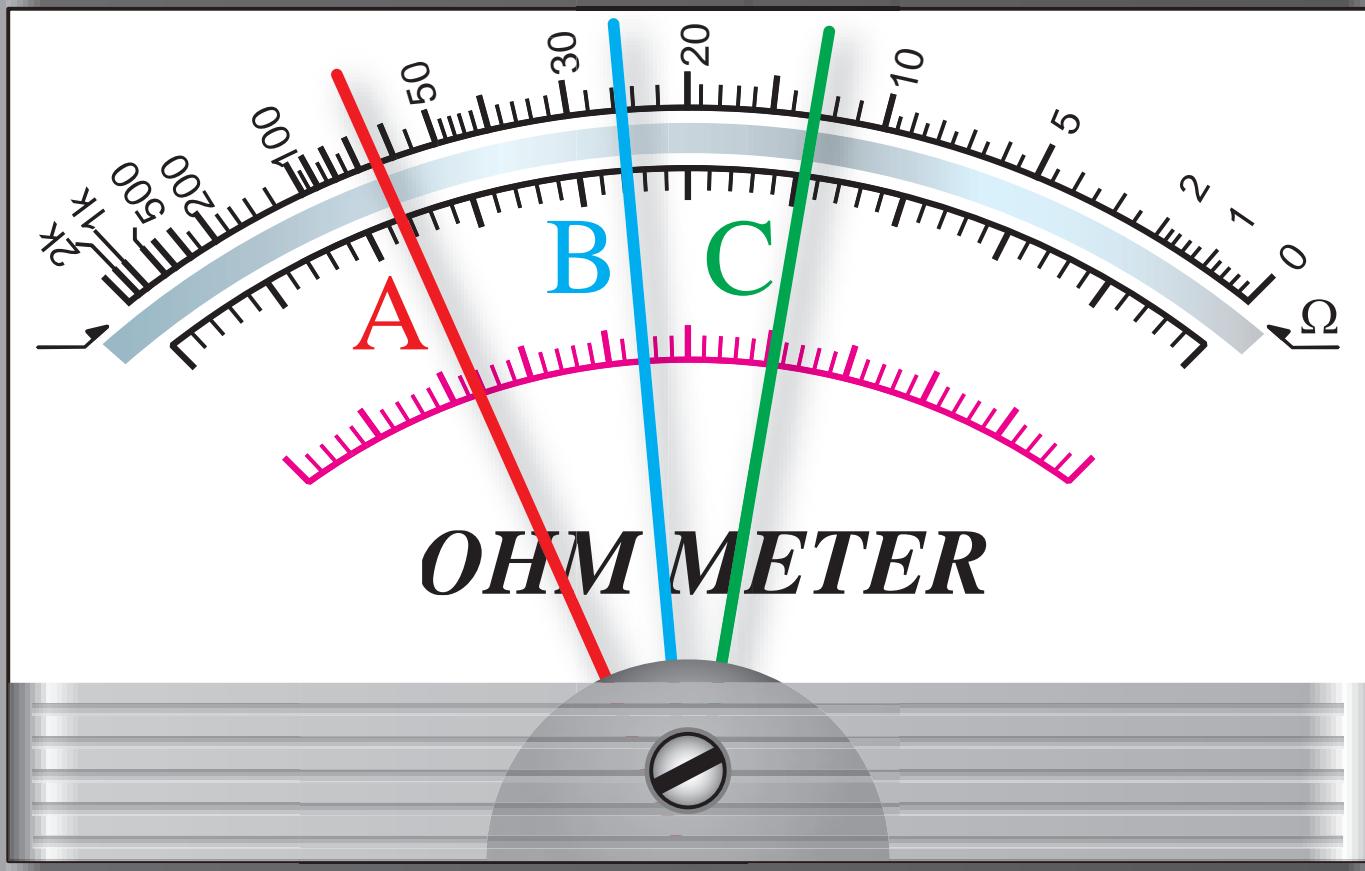

آمپر متر

آمپر متر دستگاهی است که جریان الکتریکی را اندازه می‌گیرد. برای اندازه‌گیری جریان الکتریکی مستقیم از آمپر متر DC و برای اندازه‌گیری جریان الکتریکی متناوب از آمپر متر AC استفاده می‌شود.




شکل ۹

آمپر متر در مدارهای الکتریکی با علامت اختصاری (شکل ۹) نشان داده می‌شود.



شکل ۱۰

آمپر متر در مدار الکتریکی به صورت سری قرار می‌گیرد تا جریان مصرف‌کننده با جریان عبوری از آمپر متر برابر باشد. نحوه قرار گرفتن آمپر متر در یک مدار الکتریکی ساده در (شکل ۱۰) و مدار الکتریکی معادل آن در (شکل ۱۱) نشان داده شده است.

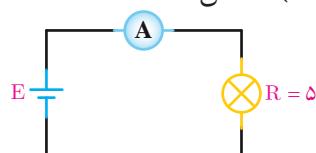

شکل ۱۱

اندازه‌گیری جریان DC

برای خواندن مقدار جریانی که آمپر متر نشان می‌دهد باید به طریق زیر عمل کرد:
 الف) حدود اندازه‌گیری یا ضریب کلید رنج (مثلاً در (شکل ۱۰)، ۱۰۰ mA می‌باشد) را به ماکزیمم عدد روی صفحه مدرج (مثلاً در (شکل ۱۰) یکی از تقسیمات ۱۰ می‌باشد) تقسیم می‌کنیم. عدد به دست آمده را ضریب ثابت صفحه نامیده و آن را با حرف C نشان می‌دهیم؛ با توجه به (شکل ۱۰) داریم:

$$C = \frac{\text{ضریب کلید رنج}}{\text{آخرین عدد روی صفحه}} = \frac{100}{10} = 10 \text{ mA}$$

ب) مقدار انحراف عقربه را در ضریب ثابت صفحه ضرب می‌کنیم. در شکل ۱۰ عقربه به اندازه ۱/۶ قسمت از تقسیمات منحرف شده است، لذا مقدار جریانی که عقربه نشان می‌دهد برابر است با:

عدد عقربه $\times C =$ مقدار جریانی که آمپر متر نشان می‌دهد.

$$C = 10 \times 1/6 = 16 \text{ mA}$$


مثال: بیشترین عدد درج شده روی یک میلی آمپرmetr 60° می باشد (صفحه مدرج به 60° قسمت تقسیم شده است) اگر حدود اندازه گیری (ضریب کلید رنج) (ضریب کلید رنج) روی عدد 30°mA بوده و عقربه آمپرmetr به اندازه $42/5$ قسمت منحرف شده باشد، آمپرmetr مقدار جریان را نشان می دهد زیرا :

$$C = \frac{30^{\circ}\text{mA}}{60^{\circ}} = 5\text{mA}$$

مقدار جریانی که میلی آمپرmetr اندازه می گیرد برابر است با :

$$I = 42/5 \times C = 42/5 \times 5\text{mA} = 212/5\text{mA}$$

مثال: در (شکل ۱۲) میلی آمپر متر $182/5$ میلی آمپر را نشان می دهد.

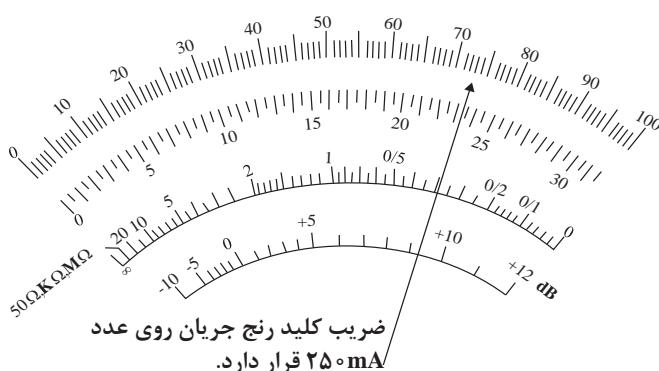

شکل ۱۲

مقدار جریانی که آمپرmetr نشان می دهد.

$$C = \frac{25^{\circ}}{100^{\circ}} = 2/5\text{mA}$$

$$2/5 \times 73 = 182/5\text{mA}$$



(ب)

(الف)

شکل ۱۳

برای دقیق تر خواندن جریانی که آمپرmetr نشان می دهد باید حدود اندازه گیری (ضریب کلید رنج) را طوری انتخاب کنیم که انحراف عقربه بیشترین مقدار را داشته باشد.
(شکل ۱۳) جریان 0.92° میلی آمپر را در محدوده اندازه گیری 1mA و 10°mA نشان می دهد. همان طور که از شکل نیز پیداست اندازه گیری جریان 0.92mA در رنج 1mA دقیق تر است.

آمپرمهای مولتی متر (اهمتر - ولتمتر - آمپر) ساخته می شوند. (شکل ۱۴) چند نمونه از آمپرمهای مولتی متر (اهمتر - ولتمتر - آمپر) ساخته می شوند. (شکل ۱۴) چند نمونه از آمپرمهای مولتی متر را نشان می دهد.



شکل ۱۴

مولتی متر یک دستگاه پر کاربرد در برق و الکترونیک است.

نوعی از مولتی متر وجود دارد که به آومتر دیجیتالی موسوم است. این نوع مولتی متر نیز دارای رنج جریان DC است و مقدار اندازه گیری شده را به صورت رقمی روی صفحه نمایش نشان می دهد. در (شکل ۱۵) یک نمونه از این مولتی مترها را مشاهده می کنید.



شکل ۱۵



شکل ۱۶

اندازه گیری جریان AC: برای اندازه گیری جریان AC حتماً باید از آمپرمهای AC استفاده کرد. پس با آمپرمهایی که فقط دارای رنج DC می باشند نمی توان جریان AC را اندازه گرفت. بعضی دیگر از آمپرمهای توانایی اندازه گیری جریان های AC و DC را توانند که با کلید انتخاب (AC و DC) می توان در هر لحظه جریان مورد نظر را اندازه گرفت. آمپرمهای AC بیشتر به صورت تابلویی ساخته می شوند. (شکل ۱۶) دو نمونه از آمپرمهای AC تابلویی را نشان می دهد.

(شکل ۱۷) یک مولتی متر دیجیتالی آزمایشگاهی را نشان می دهد که دارای رنج جریان متناوب (AC) و مستقیم (DC) می باشد.



شکل ۱۷

مولتی مترهای عقربه ای معمولاً فاقد رنج اندازه گیری جریان AC هستند. اما کلیه مولتی مترهای دیجیتالی رنج اندازه گیری جریان AC را دارا می باشند. برای اندازه گیری جریان AC توسط آومتر دیجیتالی، کافی است که ترمینال های مخصوص جریان

را با مدار سری نموده و کلید AC آن را فعال کنیم تا روی صفحه نمایش مولتی متر علامت ظاهر گردد. در این صورت مقدار جریان AC به صورت رقمی روی صفحه نمایش نوشته می‌شود.


علاوه بر آمپر مترهای آزمایشگاهی و تابلویی و مولتی مترها، انواع دیگری از آمپر مترهای AC وجود دارند که به آمپر متر «انبری» معروف‌اند. برای اندازه‌گیری جریان کافی است سیم حامل جریان AC را وسط هسته این مولتی متر که با اهرمی باز می‌شود قرار دهیم تا مقدار جریان را نشان دهد. توجه داشته باشید که در این حالت فقط یک رشته سیم باید از هسته عبور داده شود. امروزه آمپر مترهای انبری را به صورت مولتی متر (ترکیبی) می‌سازند. (شکل ۱۸) دو نمونه آمپر متر انبری عقربه‌ای و دیجیتالی را نشان می‌دهد.



شکل ۱۸- آمپر متر انبری

ولت متر

ولت متر دستگاهی است که اختلاف پتانسیل یا ولتاژ الکتریکی را اندازه می‌گیرد. برای اندازه‌گیری ولتاژ الکتریکی مستقیم از ولت متر DC و برای اندازه‌گیری ولتاژ الکتریکی متناوب از ولت متر AC استفاده می‌شود.

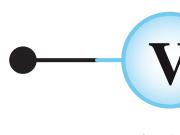


شکل ۱۹

ولت متر در مدار الکتریکی با علامت اختصاری (شکل ۱۹) نشان داده می‌شود. ولت متر در مدار الکتریکی به صورت موازی قرار می‌گیرد تا ولتاژ مصرف کننده با ولتاژ ولت متر یکی باشد. نحوه قرار گرفتن ولت متر در یک مدار الکتریکی ساده در (شکل ۲۰) و مدار الکتریکی معادل آن در (شکل ۲۱) نشان داده شده است.



شکل ۲۰

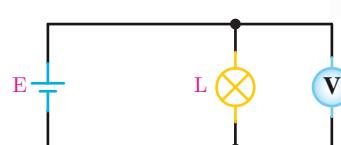

شکل ۲۱

اندازه‌گیری ولتاژ DC

برای خواندن مقدار ولتاژی که ولت‌متر نشان می‌دهد، همانند خواندن آمپر‌متر، ابتدا ضریب ثابت سنجش را به دست آورده و آنگاه این عدد را در مقدار انحراف عقربه برحسب تقسیمات ضرب می‌کنیم.



شکل ۲۲

مثال: اگر ضریب کلید رنج (شکل ۲۲) روی عدد ۵۰۰ ولت باشد مقدار ولتاژ اندازه‌گیری شده چقدر است؟

$$C = \frac{500}{250} = 2$$

مقداری که ولت‌متر نشان می‌دهد برابر است با: عدد خوانده شده \times تعداد تقسیماتی که عقربه منحرف شده است.

$$220 \times 2 = 440 [V]$$

بنابراین داریم :

مثال: در (شکل ۲۳) ولت‌متر ولتاژی به اندازه ۳۸۰ ولت را نشان می‌دهد، زیرا:

$$C = \frac{380}{50} = 7.6$$



شکل ۲۳

مقدار ولتاژ برابر است با:
تعداد خانه‌های منحرف شده \times

$$10 \times 38 = 380$$

برای دقیق‌تر خواندن مقدار ولتاژی که ولت‌متر نشان می‌دهد باید حدود اندازه‌گیری (ضریب کلید رنج) را طوری انتخاب نماییم که انحراف عقره بیشترین مقدار را داشته باشد. ولت‌مترهای DC به صورت‌های آزمایشگاهی، تابلویی و یا به صورت قسمتی از مولتی‌متر ساخته می‌شوند. (شکل ۲۴) یک نمونه از میلی ولت‌متر آزمایشگاهی را نشان می‌دهد.



شکل ۲۶- یک نمونه ولت‌متر تابلویی AC را نشان می‌دهد.



شکل ۲۵



شکل ۲۴

(شکل ۲۵) یک نمونه ولت‌متر DC تابلویی را نشان می‌دهد. مولتی‌مترهای دیجیتالی نیز قادر به اندازه‌گیری ولتاژ DC هستند. یک نمونه دیگر از این مولتی‌مترها در (شکل ۲۶) نشان داده شده است.

اندازه‌گیری ولتاژ AC

برای اندازه‌گیری ولتاژ AC از ولت‌متر AC استفاده می‌شود. اکثر ولت‌مترهای آزمایشگاهی هر دو ولتاژ AC و DC را اندازه می‌گیرند (شکل ۲۷). به همین منظور بر روی ولت‌مترها کلید انتخاب DC وجود داشته و یا سلکتور حدود اندازه‌گیری AC با DC تفاوت دارد.

همه مولتی‌مترها، اعم از عقره‌ای و دیجیتالی، قادر به اندازه‌گیری ولتاژ AC می‌باشند. نحوه قرائت ولتاژ AC روی ولت‌مترهای AC همانند ولت‌مترهای DC است، و در مورد ولت‌مترهای دیجیتالی، مقدار ولتاژ به صورت رقم روی صفحه نمایش (Display) نوشته می‌شود. لازم به یادآوری است که ولت‌مترهای عقره‌ای و یا مولتی‌مترهای معمولی به هیچ عنوان قادر به اندازه‌گیری ولتاژهای AC کم (کمتر از یک ولت) به صورت دقیق نیستند ولی مولتی‌مترها و یا ولت‌مترهای



شکل ۲۷




دیجیتالی، ولتاژهای AC خیلی کم (حدود یک میلیولت) را با دقت کافی اندازه‌گیری می‌کنند. برای اندازه‌گیری ولتاژهای زیاد AC و یا DC ۱۰۰۰ ولت به بالا) از پراب‌های مخصوص ولتاژ زیاد استفاده می‌شود. این پراب‌ها دارای مقاومت بسیار بزرگ بوده و با ولت‌متر سری می‌شوند تا قسمت اعظم ولتاژ مورد اندازه‌گیری در آنها افت کند. (شکل ۲۸) نمونه‌ای از این نوع پراب را که در آن مقاومت ۱۵ مگا اهم جهت اندازه‌گیری ولتاژ زیاد، با ولت‌متر سری شده است نشان می‌دهد.

اهم متر



اهم متر دستگاهی است که مقاومت الکتریکی را اندازه می‌گیرد. اهم متر در مدار الکتریکی به صورت موازی قرار می‌گیرد. نحوه اندازه‌گیری یک مقاومت الکتریکی توسط اهم متر آزمایشگاهی در (شکل ۲۹) نشان داده شده است. تمامی آوومترهای دیجیتالی و عقربه‌ای مجهز به اهم متر هستند. امروزه اهم مترها دیگر به صورت یک دستگاه مستقل ساخته نمی‌شوند. درجه‌بندی اهم متر عکس درجه‌بندی ولت متر و آمپرمتر است؛ یعنی صفر آن در سمت راست صفحه مدرج قرار دارد، ضمناً درجه‌بندی آن خطی نیست.

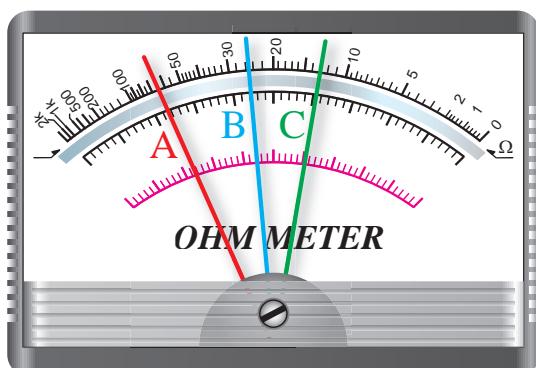

برای خواندن مقدار مقاومت اهمی از روی اهم متر کافی است که مقدار خوانده شده روی صفحه مدرج را در ضریب کلید رنج اهم متر ضرب کنیم. به عنوان مثال در (شکل ۳۰) عقربه‌های A، B و C مقادیر زیر را نشان می‌دهند.

$$(A) 67/5 \times 10 = 675\Omega$$

$$(B) 24/75 \times 10 = 247/5\Omega$$

$$(C) 13 \times 10 = 130\Omega$$

همان طور که در (شکل ۳۱) نیز می‌بینید درجه‌بندی اهم متر از سمت راست به تدریج فشرده می‌شود. به عنوان مثال مقاومت‌های 2Ω ، 3Ω ، 10Ω و 15Ω تا حدود 50Ω ، تقریباً به راحتی قابل خواندن هستند، اما از حدود 50Ω تا آخرین حد تقسیمات، درجه‌بندی بسیار فشرده می‌شود که در این حالت مقاومت‌های زیاد (مثلاً 100Ω اهم به بالا) به طور دقیق قابل خواندن نیست. بنابراین برای دقیق خواندن مقادار مقاومت‌ها باید کلید رنج را طوری تنظیم کنیم که عقربه روی اعدادی که مقدار مقاومت را بسیار دقیق و واضح نشان می‌دهند قرار گیرد. اگر انحراف عقربه از سمت چپ بیشتر از 40% باشد مقدار مقاومت واضح خوانده می‌شود.



شکل ۳۱

وات متر

وات متر دستگاهی است که برای اندازه‌گیری توان مؤثر مصرف‌کننده‌های الکتریکی استفاده می‌شود. برای اندازه‌گیری توان مؤثر مصرف‌کننده‌های تکفاز از وات متر تکفاز و برای اندازه‌گیری توان مؤثر مصرف‌کننده‌های سه‌فاز از وات متر سه‌فاز استفاده می‌شود. (شکل ۳۲)




ب) وات متر سه‌فاز

شکل ۳۲


الف) وات متر تکفاز

وات متر در مدارهای الکتریکی با علامت اختصاری مطابق (شکل ۳۳) نشان داده می‌شود.

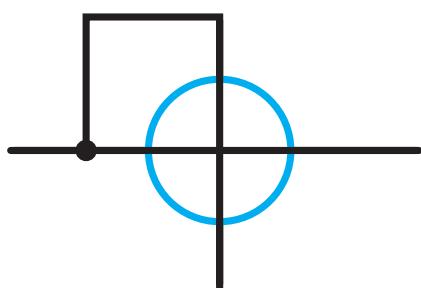

شکل ۳۳

وات متر تکفاز دارای یک سیم پیچ ولتاژ و یک سیم پیچ جریان می‌باشد. سیم پیچ ولتاژ با مدار الکتریکی مصرف کننده موازی قرار می‌گیرد تا ولتاژ آن را سنجش نماید و سیم پیچ جریان با مدار الکتریکی مصرف کننده سری قرار می‌گیرد تا جریان آن را سنجش کند. روش نصب وات متر تکفاز در (شکل ۳۴) نشان داده شده است.

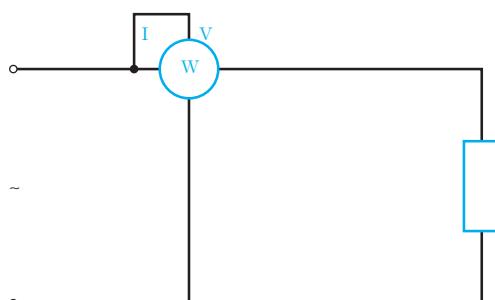

شکل ۳۴

کنتور

کنتور دستگاهی است که انرژی الکتریکی را اندازه‌گیری می‌کند. برای اندازه‌گیری انرژی الکتریکی در مصرف کننده تکفاز از کنتور تکفاز و در مصرف کننده سه فاز از کنتور سه فاز استفاده می‌شود.

واحد اندازه‌گیری انرژی الکتریکی ژول می‌باشد که برابر وات ثانیه است ولی در عمل از واحدهای بزرگ‌تر مانند کیلووات ساعت، مگاوات ساعت استفاده می‌شود. واحد اندازه‌گیری انرژی ناشی از توان مؤثر در کنتورها کیلووات ساعت و ناشی از توان غیرمؤثر کیلووات ساعت است.

در (شکل ۳۵) دو نمونه کنتور دیجیتالی و آنالوگ نشان داده شده است. در کنتورهای آنالوگ فقط امکان اندازه‌گیری انرژی الکتریکی امکان داشت ولی در کنتورهای دیجیتال علاوه بر اندازه‌گیری انرژی الکتریکی امکان اندازه‌گیری کمیت‌های الکتریکی نظیر ولتاژ، جریان و فرکانس وجود دارد.



ب) کنتور دیجیتالی



الف) کنتور آنالوگ

شکل ۳۵

پرسش

- ۱- آمپر متر چگونه در مدار قرار می‌گیرد و چرا؟
- ۲- نحوه خواندن مقادیر از روی صفحه مدرج مولتی متر چگونه است؟
- ۳- فرق آمپر متر تابلویی با آمپر متر انبری را شرح دهید.
- ۴- ولت متر چگونه در مدار قرار می‌گیرد و چرا؟
- ۵- ولتاژهای خیلی زیاد را چگونه با ولت مترهای معمولی اندازه می‌گیرند؟
- ۶- مقاومت‌های اهمی را چگونه اندازه می‌گیرند؟
- ۷- روش نصب وات متر تکفاز را بارسم شکل نشان دهید.
- ۸- مزیت کنتورهای دیجیتال بر کنتورهای آنالوگ چیست؟

استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی پایه

سال تحصیلی:

کد کتاب: ۲۱۰۲۶۳

پایه: دهم

کد درس:

رشته تحصیلی: الکتروتکنیک

کد رشته: ۰۷۱۳۱۰

| نمره | شاخص تحقیق | نتایج مورد انتظار | استاندارد عملکرد (کیفیت) | تکالیف عملکردی (واحدهای یادگیری) | عنوان پودمان |
|---------------------|--|-----------------------|--|--|---|
| ۳ | ترسیم مثلث توان و تحلیل ارتباط توان‌ها در مدار با چند المان پسیو، تفاوت انواع وسایل اندازه‌گیری آنالوگ و دیجیتال | بالاتر از حد انتظار | ۱- با استفاده از روابط حاکم بر مدارهای جریان متناوب مقادیر مختلف توان را محاسبه و دیاگرام آن را ترسیم کند. ۲- با استفاده از دستورالعمل به کارگیری دستگاه‌های اندازه‌گیری الکتریکی نحوه اندازه‌گیری کمیت‌های الکتریکی را تحلیل کند | ۱- تحلیل مقادیر مختلف توان در مدارهای جریان متناوب ۲- بررسی روش‌های اندازه‌گیری کمیت‌های الکتریکی | پودمان ۵: اندازه‌گیری کمیت‌های الکتریکی |
| ۲ | ۱- تحلیل بردار مثلث توان در مدارهای جریان متناوب ۲- تحلیل نحوه قرار گرفتن آمپر متر و ولت متر در مدار الکتریکی | در حد انتظار | | | |
| ۱ | تفکیک توان مؤثر از توان غیر مؤثر، تعیین روش اندازه‌گیری جریان و ولتاژ DC و AC | پایین تر از حد انتظار | | | |
| نمره مستمر از ۵ | | | | | |
| نمره شایستگی پودمان | | | | | |
| نمره پودمان از ۲۰ | | | | | |

منابع و مأخذ

- ۱- برنامه درسی درس دانش فنی پایه، رشتۀ الکترونیک - دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش - سال ۱۳۹۴.
- ۲- قیطرانی، فریدون. احمدی، عین‌ا... . مظفری، حسین. همتایی، محمود. تجلی‌پور، مسعود. ۱۳۹۳. مبانی برق. کد ۳۵۵/۱۸ چاپ چهاردهم. شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.
- ۳- ترکمانی، امیرحسین. ۱۳۹۴. ماشین‌های الکتریکی DC کد ۴۹۰/۱ چاپ سوم. شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.
- ۴- نظریان. فتح‌ا... . ۱۳۹۴. اصول اندازه‌گیری الکتریکی کد ۳۵۹/۹۳، چاپ چهاردهم. شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.
- ۵- سایت موزه برق شهدا.
- ۶- سایت انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی ایران (ساتبا).



همز آموزان محترم، همز جیان عزیز و اولیای آنان می توانند نظرهاي اصلاحی خود را درباره مطالب این کتاب از طریق نامه
بـشـانـی تـراـنـ - صـنـدـوقـ پـتـی ۱۵۸۷۴ / ۴۸۷۴ - گـروـه درـسـی مـرـبـوـطـ وـیـاـپـایـمـ نـکـارـ tvoccd@roshd.ir ارسـالـ نـمـایـندـ.

وبـکـاهـ : tvoccd.oerp.ir

دـخـرـتـایـنـ کـتـابـ هـایـ درـسـیـ فـنـیـ وـحـرـفـایـ وـکـارـ دـاشـتـ