



شکل ۲-۲۴- عملگر الکتریکی پنج سیمی



شکل ۲-۲۵- عملگر الکتریکی دو سیمی



شکل ۲-۲۶- جدا کردن پلاستیک محافظ روی در

در مدار الکتریکی، عملگر نصب شده در روی در خودرو (سمت راننده، شماره‌ی ۱) دارای پنج رشته سیم به رنگ‌های قهوه‌ای، سفید، سیاه، آبی و سبز است. سیم‌های قهوه‌ای، سفید و سیاه به وسیله‌ی سوکت به واحد کنترل سیستم قفل مرکزی و دو سیم دیگر عملگر الکتریکی (سیم‌های آبی و سبز رنگ) به عملگر شماره‌ی ۲ وصل می‌شود. در شکل ۲-۲۴، عملگر الکتریکی پنج سیمی در خودرو (سمت راننده) نشان داده شده است.

عملگرهای شماره‌ی ۳ و ۴ هر کدام دارای دو رشته سیم‌آند (آبی و سبز رنگ). یکسر این سیم‌ها به موتور الکتریکی عملگر و سر دیگر به وسیله‌ی سوکت به واحد کنترل مدار الکتریکی قفل مرکزی وصل می‌شود. این عملگرهای در روی درهای عقب خودرو قرار می‌گیرند. در شکل ۲-۲۵، عملگر الکتریکی دو سیمی درهای عقب خودرو، نشان داده شده است. فیوز ۱۵ آمپری تعییه شده در مدار الکتریکی قفل مرکزی اجزای مدار را حفاظت می‌کند.

۲-۵- اصول نصب عملگر سیستم قفل مرکزی

برای نصب عملگر یا پمپ الکتریکی در روی در خودرو، به ترتیب زیر عمل کنید :

- رودری در خودرو را باز کنید.
- محافظ پلاستیکی روی بدن‌های داخلی در را با احتیاط از روی بدن‌های جدا کنید. در حین انجام کار دقت کنید که پلاستیک محافظ آسیب نمی‌بیند. در شکل ۲-۲۶، جدا کردن پلاستیک روی بدن‌های داخلی در خودرو پس از باز کردن رودری، نشان داده شده است.



شکل ۲-۲۷- سوراخ کاری بدنی داخلی در خودرو

- با در نظر گرفتن مکانیزم اهرم‌بندی قفل در با اهرم‌بندی قفل کن دستی و فضای موجود در داخل در خودرو، محل نصب عملگر را انتخاب نمایید.

- محل پیچ‌های اتصال عملگر الکتریکی به در خودرو را علامت‌گذاری کنید. سپس بهوسیله‌ی دستگاه دریل برقی دستی، با درنظر گرفتن قطر پیچ‌های اتصال، تعداد سوراخ موردنیاز را در بدنی داخلی در ایجاد نمایید. در شکل ۲-۲۷، سوراخ‌های ایجاد شده در بدنی داخلی در خودرو، با فلش نشان داده شده است.

توجه: هنگام استفاده از وسایل الکتریکی توصیه‌ها و اصول ایمنی کار با دستگاه برقی را رعایت نمایید و از سالم بودن کابل دستگاه و اتصال مطمئن آن به برق شهری اطمینان حاصل کنید.

- میله‌ی رابط را، با توجه به محل قرار گرفتن عملگر الکتریکی و موقعیت آن نسبت به میله‌ی اهرم‌بندی قفل در، به نحوی خمکاری کنید و فرم دهید تا حرکت خطی محور عملگر را به راحتی به میله‌ی اهرم‌بندی قفل در، خودرو انتقال دهد. در شکل ۲-۲۸، میله‌ی رابط پس از خمکاری آن، نشان داده شده است.



شکل ۲-۲۸- میله‌ی رابط



شکل ۲-۲۹- اتصال عملگر الکتریکی در روی خودرو


- قسمت قلاب شکل میله‌ی رابط را به محور عملگر الکتریکی وصل کنید و سپس عملگر الکتریکی را در محل پیش‌بینی شده در روی در خودرو قرار دهید و بهوسیله‌ی دو عدد پیچ چهار سو آن را روی بدن ثابت کنید. در شکل ۲-۲۹، محل قرار گرفتن عملگر الکتریکی و پیچ‌های اتصال بدنی آن عملگر به در خودرو دیده می‌شود.



شکل ۲-۳۰- سوار کردن بست فلزی رابط در روی میله‌ی متصل به عملگر الکتریکی



شکل ۲-۳۱- اتصال میله‌ی رابط عملگر الکتریکی به اهرم‌بندی قفل در خودرو

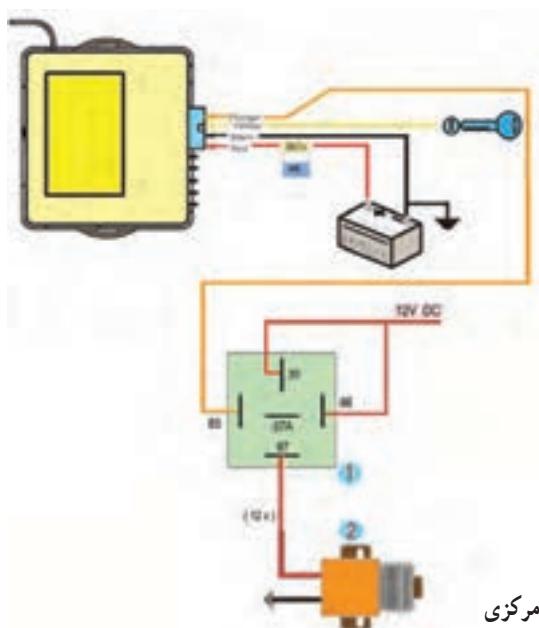

شکل ۲-۳۲- نحوه اتصال رله در مدار الکتریکی قفل مرکزی

- بست اتصال میله‌ی رابط با میله‌ی اهرم‌بندی قفل در را روی میله‌ی رابط عملگر الکتریکی سوار کنید و پیچ نگهدارنده‌ی آن را بیندید (میله‌ی متصل به محور عملگر الکتریکی در داخل سوراخ روی بست اتصال قرار می‌گیرد). در شکل ۲-۳۰، اتصال بست فلزی به میله‌ی عملگر الکتریکی، با فلش نشان داده شده است. هنگام سوار کردن بست در روی میله دقت کنید که قسمت شیاردار بست فلزی به سمت میله‌ی اهرم‌بندی قفل در قرار گرفته باشد.

- محور عملگر الکتریکی را به سمت بیرون حرکت دهید تا شانه‌ی دندانه‌دار در ابتدای کورس حرکت خود قرار گیرد.

- اهرم‌بندی قفل در را در وضعیت قفل بودن در خودرو قرار دهید.

- بست فلزی را روی میله‌ی اهرم‌بندی قفل در قرار دهید، به نحوی که میله در داخل شیار بست قرار گیرد.

- پیچ‌های ثابت کننده‌ی روی بست فلزی را با پیچ گوشتی چهارسو بیندید. در شکل ۲-۳۱، اتصال میله‌ی رابط عملگر الکتریکی با میله‌ی اهرم‌بندی قفل در خودرو به وسیله‌ی بست فلزی، نشان داده شده است.

رله‌ی به کار رفته در مدار الکتریکی قفل مرکزی یک نوع خودرو و نحوه اتصال آن به عملگر الکتریکی، برای تأمین جریان الکتریکی موردنیاز عملگر با ولتاژ ثابت باتری، در شکل ۲-۳۲ دیده می‌شود. عملگر الکتریکی نوع سولفوئیدی در خودرو با (شماره‌ی ۲) و رله‌ی (آفتامات) پمپ با (شماره‌ی ۱) در تصویر مشخص شده است.

زمان : ۸ ساعت

۶-۲- دستور العمل پیاده و سوار کردن سیستم قفل مرکزی و عیب یابی آن

وسایل لازم:

- جعبه ابزار

- مولتی متر

- سیم رابط

برای پیاده کردن عملگر (پمپ الکتریکی) سیستم قفل

مرکزی به ترتیب زیر، اقدام کنید:

نکته اینمنی:

- کابل اتصال بدنی باتری را جدا کنید. در شکل ۲-۳۳

باز کردن پیچ بست اتصال کابل ترمینال منفی باتری، دیده می شود.



شکل ۲-۳۳- باز کردن اتصال بدنی باتری



شکل ۲-۳۴- آسیب دیدن محل نصب خار در روی رودری

- رودری در خودرو را از روی در جدا کنید. رودری معمولاً به وسیله‌ی خارهای پلاستیکی در روی در خودرو ثابت نگهداشته می شود.

تذکر: رودری را با اهرم کردن پیچ گوشته یا اعمال نیرو به آن از روی بدنی در جدا نکنید زیرا به محل نصب یا خار پلاستیکی رودری آسیب وارد می شود. در شکل ۲-۳۴، پاره‌گی و صدمه دیدن محل نصب خار پلاستیکی در روی رودری به‌سبب رعایت نکردن اصول خار نمودن خار پلاستیکی، نشان داده شده است.



شکل ۲-۳۵- اهرم خاردرآر و نحوه‌ی استفاده از آن

- محل خارها را در روی در خودروشناسایی کنید. سپس با استفاده از ابزار مخصوص (اهرم خاردرآر) آنها را از بدنی در خودرو آزاد کنید. در شکل ۲-۳۵، اهرم خاردرآر و نحوه‌ی استفاده از آن برای خار کردن خار رودری از محل اتصال خار به در خودرو، نشان داده شده است.



شکل ۲-۳۶—باز کردن قاب دستگیره‌ی قفل در

— برای خارج نمودن رودری، ابتدا اجزای نصب شده در روی آن را باز کنید و از محل خود خارج نمایید. در بعضی از خودروها قاب دستگیره‌ی قفل در بهوسیله‌ی خار و در بعضی دیگر توسط پیچ در روی در خودرو ثابت نگهداشته می‌شود. با استفاده از پیچ گوشی چهارسو پیچ اتصال قاب اهرم دستگیره را باز کنید و آن را از محل خود خارج نمایید. در شکل ۲-۳۶، باز کردن پیچ اتصال قاب دستگیره‌ی قفل در یک نوع خودرو دیده می‌شود.



شکل ۲-۳۷— نحوه اتصال عملگر الکتریکی

— پس از جدا کردن رودری از در خودرو آن را در محل مناسی قرار دهید. برای پیاده کردن عملگر الکتریکی، ابتدا نحوه ارتباط محور عملگر با اهرم‌بندی قفل در را بررسی کنید. در این خودرو عملگر الکتریکی در داخل فضای خالی در قرار گرفته و بهوسیله‌ی میله‌ی رابط و بست فلزی به میله‌ی اهرم قفل کن دستی متصل شده است. عملگر الکتریکی نیز، که توسط سه عدد پیچ به بدنه‌ی در خودرو بسته شده است، روی بست فلزی رابط قرار دارد. در شکل ۲-۳۷ نحوه اتصال عملگر الکتریکی در روی در خودرو، نشان داده شده است.



شکل ۲-۳۸—باز کردن بست فلزی از روی میله‌ی قفل کن دستی


— میله‌ی قفل کن دستی در، درون شیار بست فلزی عملگر الکتریکی قرار دارد. برای آزاد کردن میله، ابتدا بهوسیله‌ی پیچ گوشی چهارسو پیچ ثابت کننده‌ی روی بست را باز کنید و آن را از روی میله‌ی متصل به اهرم‌بندی قفل در جدا کنید. در شکل ۲-۳۸، بست رابط روی میله‌ی متصل به محور عملگر پس از جدا کردن آن از میله‌ی قفل دستی اهرم‌بندی در خودرو، نشان داده شده است.



شکل ۲-۳۹—باز کردن پیچ های اتصال عملگر الکتریکی



شکل ۲-۴۰—خارج کردن عملگر الکتریکی از داخل در خودرو

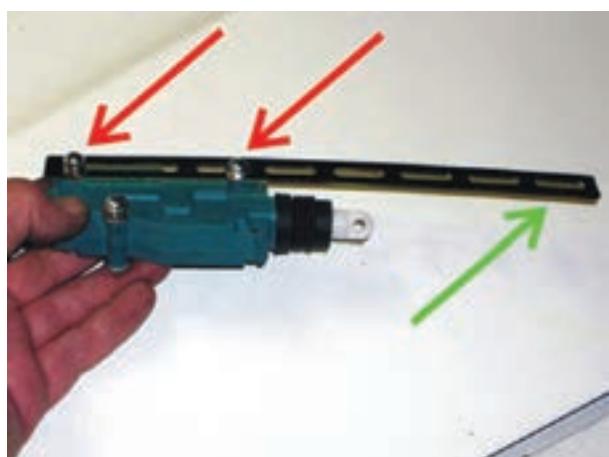

شکل ۲-۴۱—بست فلزی و پیچ های اتصال بست به عملگر الکتریکی در خودرو

— پیچ اتصال بست عملگر الکتریکی به روی بدنهٔ در را باز کنید.

— دو عدد پیچ نگه‌دارندهٔ عملگر در روی بدنهٔ در را به وسیلهٔ پیچ گوشتی تخت باز کنید و آن‌ها را در محل مناسبی قرار دهید. در شکل ۲-۳۹، پیچ اتصال بست عملگر الکتریکی با فلاش سبز رنگ و دو عدد پیچ نگه‌دارندهٔ عملگر با فلاش آبی رنگ، نشان داده شده است.

— قبل از باز کردن کامل پیچ‌های اتصال عملگر الکتریکی به در خودرو عملگر را با دست نگه‌دارید. سپس پیچ‌های را به طور کامل باز کنید و پس از آزاد شدن عملگر الکتریکی، آن را با احتیاط از داخل در بیرون آورید. هنگام خارج کردن عملگر دقت کنید تا میلهٔ متصل به محور عملگر و بست فلزی روی آن با میله‌های اهرم‌بندی قفل در درگیر نشود. در شکل ۲-۴۰، بیرون آوردن عملگر الکتریکی در خودرو دیده می‌شود.

— سیم‌های عملگر الکتریکی در خودرو را از سوکت سیم‌کشی مدار الکتریکی سیستم قفل مرکزی جدا کنید.


— ضمن باز کردن پیچ‌های اتصال بست فلزی از عملگر الکتریکی، بست را نیز از آن عملگر جدا کنید و آن‌ها را در محل مناسبی قرار دهید. در شکل ۲-۴۱، پیچ‌های نگه‌دارندهٔ عملگر الکتریکی در روی بست فلزی با فلاش قرمز رنگ و بست فلزی نگه‌دارندهٔ عملگر در روی بدنهٔ خودرو با فلاش سبز رنگ، نشان داده شده است.

عيوب متداول در سیستم قفل مرکزی عبارت‌اند از:


— معیوب شدن یا آب شدن إلمان فیوز مدار الکتریکی

— معیوب شدن موتور الکتریکی عملگر درها


— معیوب شدن رله‌های مدار الکتریکی

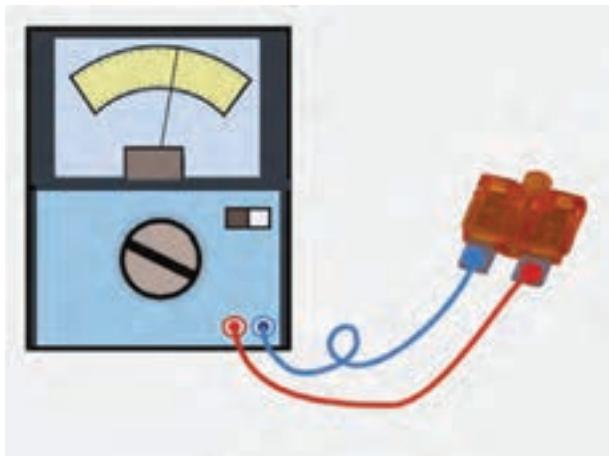

شکل ۲-۴۲—آزمایش فیوز

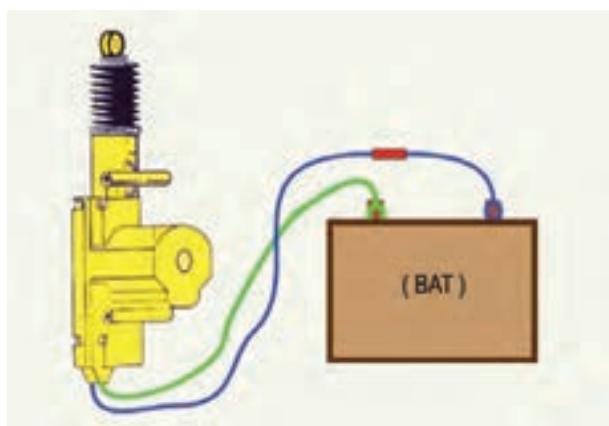

شکل ۲-۴۳—آزمایش عملگر الکتریکی

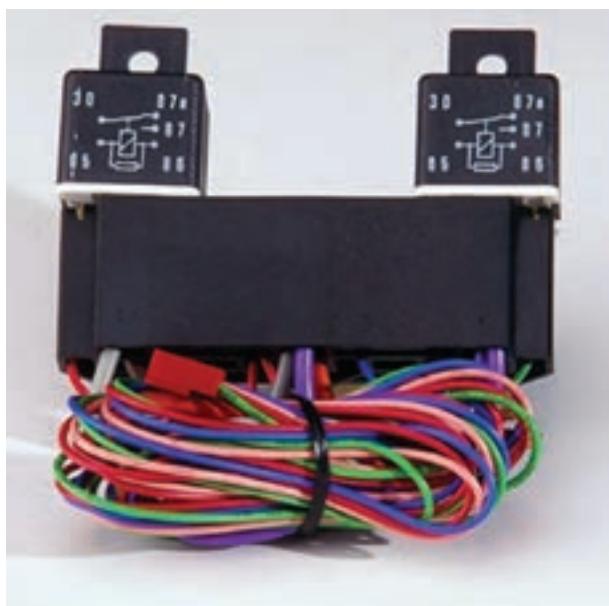

شکل ۲-۴۴—رله‌های مدار الکتریکی قفل مرکزی

- قطع شدن سیم‌های اتصال الکتریکی در سیم‌کشی مدار قفل مرکزی
- باز شدن پیچ‌های نگهدارنده میله‌ها در واسطه‌ی اتصال (بست فلزی).

هر یک از عیوب یاد شده در عملکرد سیستم قفل مرکزی خودرو، اختلال ایجاد می‌کند. برای عیوب یابی مدار الکتریکی به ترتیب زیر عمل کنید:

- فیوز مدار سیم‌کشی قفل مرکزی را، ضمن بازدید از آن، آزمایش کنید و در صورت معیوب بودن فیوز، سالم آن را با همان مشخصات جای‌گزین کنید. در شکل ۲-۴۲، آزمایش فیوز با مولتی‌متر، نشان داده شده است.

- نحوه‌ی کار عملگر الکتریکی درهای خودرو را آزمایش کنید. برای این منظور با استفاده از سیم رابط فیوزدار، ترمینال مثبت و ترمینال منفی باتری ۱۲ ولتی خودرو را به سیم‌های عملگر الکتریکی متصل کنید. حرکت طولی محور عملگر، نشان‌دهنده‌ی سالم بودن موتور الکتریکی دی‌سی (DC) و سایر اجزای داخلی آن است. با تعویض کردن سیم‌های متصل به ترمینال‌های باتری، کار عملگر الکتریکی را در وضعیت دوم آن نیز، بررسی کنید. اکثر عملگرهای الکتریکی استفاده شده در سیستم قفل مرکزی از نوع غیرقابل تعمیرند و در صورت معیوب شدن باید با نوع مشابه آن تعویض گردد. در شکل ۲-۴۳، نحوه‌ی آزمایش عملگر الکتریکی به صورت شماتیک، دیده می‌شود.

رله‌های سیستم قفل مرکزی را، به منظور اطمینان از سالم بودن آن‌ها، آزمایش و عیوب یابی کنید. در شکل ۲-۴۴، رله‌های مدار الکتریکی یک نوع از سیستم قفل مرکزی استفاده شده در روی خودروها به همراه سیم‌های اتصال رله‌ها به مدار سیم‌کشی، نشان داده شده است. رله‌های استفاده شده در مدار الکتریکی قفل مرکزی ولتاژ و شدت جریان ثابت موردنیاز عملگرهای نصب شده در مدار الکتریکی را از طریق باتری خودرو برقرار می‌سازند.

– از دستگاه مولتی متر برای آزمایش سالم بودن رله، به

ترتیب زیر، استفاده کنید :

– سلکتور مولتی متر را برای اندازه گیری اهم تنظیم کنید.

– یکی از سیم های مولتی متر را به ترمینال شماره ۸۵ رله وصل کنید.

– سیم دیگر مولتی متر را به ترمینال شماره ۸۶ رله متصل کنید.

– حرکت عقربه مولتی متر نشان دهنده سالم بودن بوین رله است : در شکل ۲-۴۵، نحوه آزمایش بوین رله، نشان داده شده است.

شکل ۲-۴۵ – نحوه آزمایش رله

برای بررسی وضعیت پلاتین های داخل رله، به ترتیب زیر،

عمل کنید :

– یکی از سیم های مولتی متر را به ترمینال ۸۷ رله وصل

کنید.

– سیم دیگر مولتی متر را به ترمینال ۳۰ رله متصل کنید.


حرکت عقربه مولتی متر اتصال پلاتین ها و معیوب بودن رله را نشان می دهد. در صورتی که عقربه در جهت اندازه گیری اهم حرکت نکند دلیلش باز بودن دهانه پلاتین های رله و سالم بودن آن هاست. در شکل ۲-۴۶، نحوه آزمایش رله به صورت شماتیک، نشان داده شده است. برای آزمایش عملکرد رله با استفاده از مولتی متر و باتری خودرو به ترتیب زیر عمل کنید :

– ترمینال مثبت باتری را به سیله سیم رابط فیوزدار به ترمینال شماره ۸۵ و ترمینال شماره ۳۰ رله وصل کنید.


– ترمینال منفی باتری را با استفاده سیم رابط دیگری به ترمینال شماره ۸۶ رله وصل کنید.


– سلکتور دستگاه مولتی متر را برای اندازه گیری ولت تنظیم کنید.

– سیم منفی دستگاه مولتی متر را به ترمینال شماره ۸۶ رله متصل کنید.

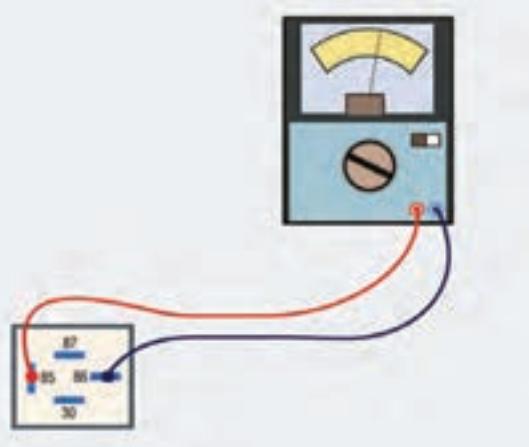


شکل ۲-۴۶ – آزمایش رله

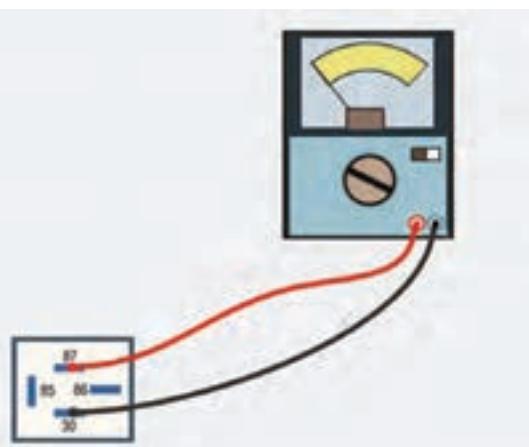

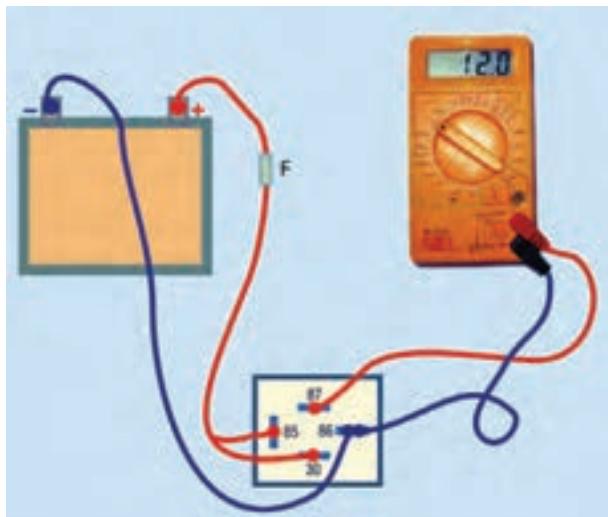

شکل ۲-۴۷—آزمایش عملکرد رله

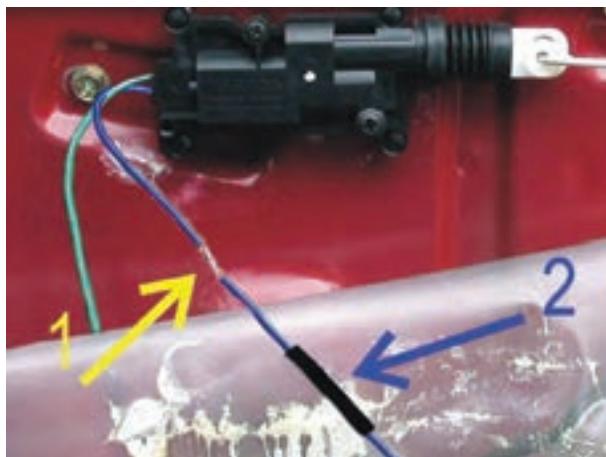

۱— محل لحیم کاری ۲— عایق تیوبی
شکل ۲-۴۸— اتصال سیم ها به وسیله لحیم کاری



شکل ۲-۴۹— عایق کاری محل اتصال سیم ها به یکدیگر

— سیم مثبت دستگاه مولتی متر (سیم قرمز رنگ) را به نرمینال شماره ۸۷ رله وصل کنید.
در صورتی که صفحه نمایش مولتی متر مقدار ولتاژ باتری را نشان دهد دلیل سالم بودن رله و عملکرد صحیح آن است. در شکل ۲-۴۷، نحوه آزمایش رله به صورت شماتیک، نشان داده شده است.

در صورت قطع شدن سیم مدار الکتریکی سیستم قفل مرکزی و یا آسیب دیدن روکش عایق سیم ها، به ترتیب زیر، برای رفع عیب آن اقدام کنید :


— ابتدا محل قطع بودن سیم مدار را شناسایی کنید. در صورتی که عایق سیم آسیب دیده باشد، با استفاده از سیم بُر، سیم را از محل مورد نظر قطع کنید و عایق روی رشته سیم ها را به اندازه هی موردنیاز جدا کنید.

— عایق لوله ای (تیوبی) شکل را روی یکی از سیم ها قرار دهید.

— با استفاده از هویه برقی رشته سیم ها را به یکدیگر لحیم کاری کنید (در هنگام لحیم کاری موارد ایمنی کار را رعایت نمایید). در شکل ۲-۴۸، اتصال سیم ها با استفاده از لحیم کاری، دیده می شود.

— عایق تیوبی شکل را به قسمت لحیم کاری شده هدایت کنید.

— به وسیله دستگاه دمنده هوا گرم، عایق را حرارت دهید. جنس عایق تیوبی به گونه ای است که در اثر حرارت منقبض می شود و محل اتصال سیم ها را کاملاً می پوشاند. در شکل ۲-۴۹، عایق بندی محل لحیم کاری شده سیم با استفاده از عایق تیوبی با فلش، نشان داده شده است.

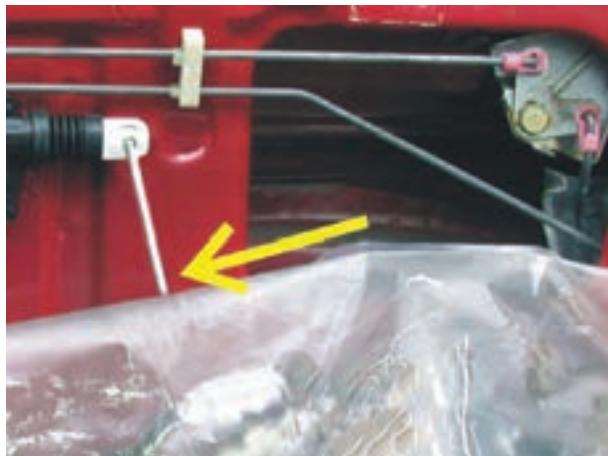

شکل ۲-۵۰—آزاد شدن بست اتصال از محل خود



شکل ۲-۵۱—عملگر در صندوق عقب



الف—جعبه‌ی ابزار

— در صورتی که پیچ‌های بست فلزی واسطه‌ی اتصال میله‌ی اهرم قفل کن دستی به میله‌ی رابط عملگر، با گستاور مناسب بسته نشده باشد در اثر ارتعاشات واردہ باز و میله‌ی اهرم قفل کن دستی از شیار بست فلزی خارج می‌شود. در این حالت عملگر هنگام برقراری جریان الکتریکی در مدار قفل مرکزی عمل می‌کند، بدون آن که اثری در قفل کردن در خودرو داشته باشد. در شکل ۲-۵۱، وضعیت عملگر الکتریکی نصب شده در روی در خودرو در شرایط فوق، نشان داده شده است. برای رفع عیب لازم است ارتباط میله‌ها به وسیله‌ی بست اتصال مجدداً برقرار گردد.

در بعضی از خودروها در صندوق عقب خودرو را نیز در مدار قفل مرکزی خودرو قرار می‌دهند. در این خودروها عملگر در محل مناسبی در روی در صندوق عقب نصب می‌شود و به‌اهم‌بندی قفل در متصل می‌گردد. در شکل ۲-۵۱، نحوه‌ی نصب عملگر در روی در صندوق عقب و اتصال آن به اهم‌بندی قفل در، در یک نوع خودرو، نشان داده شده است.

۷-۲- سیم‌کشی سیستم قفل مرکزی

سیم‌های اتصال مدار الکتریکی سیستم قفل مرکزی به همراه سایر اجزای آن ارائه می‌شود. برای انجام سیم‌کشی مدار قفل مرکزی به ترتیب زیر عمل کنید:

— جعبه‌ی ابزار برق خودرو و اجزای سیستم قفل مرکزی را آماده کنید.

— اتصال ترمینال منفی باتری خودرو را قطع کنید.

— عملگرهای درها را به روی بدنه‌ی در خودرو نصب کنید (هنگام نصب عملگرها دقت کنید که عملگر پنج سیمی متعلق به در خودرو سمت راننده است).

– نقشه‌ی مدار الکتریکی مندرج در دفترچه‌ی راهنمای نصب سیستم قفل مرکزی را مطالعه کنید و با استفاده از کد رنگ سیم‌ها ارتباط اجزای مدار را به وسیله‌ی سیم‌های موجود انجام دهید.

– واحد کنترل الکترونیکی سیستم قفل مرکزی را در داخل پانل جلوی راننده در محل مناسبی قرار دهید.

– اتصال ترمینال منفی باتری را برقرار کنید و عملکرد سیستم قفل مرکزی را بررسی نمایید. در شکل ۲-۵۲، اجزای یک نوع سیستم قفل مرکزی و تعدادی از ابزارها، نشان داده شده است.



ب – اجزای سیستم قفل مرکزی

شکل ۲-۵۲ – جعبه‌ی ابزار و اجزای یک نوع سیستم قفل مرکزی



الف – قفل فرمان



ب – قفل چرخ

۲-۵۳


۲-۸ آشنایی با سیستم‌های حفاظت خودرو (ضدسرقت)، انواع و کاربرد آن‌ها

برای افزایش ضریب امنیت خودرو و جلوگیری از سرقت آن، تمہیدات مختلفی به کار گرفته می‌شود. هرچند که همه‌ی ابتکارات و طرح‌ها، اینمی کامل خودرو را تأمین نمی‌کنند ولی می‌توانند، بر حسب نوع طرح و مکانیزمی که دارند، به عنوان عامل بازدارنده‌ی سرقت در خودرو مورد استفاده قرار گیرند.

طرح‌های اینمی خودرو به سه دسته تقسیم می‌شوند:

مکانیکی، الکتریکی و الکترونیکی

طرح‌های ضد سرقت مکانیکی، مانند قفل فرمان، قفل پدال، قفل ترمز دستی، قفل چرخ‌ها و..., از جمله‌ی وسایلی برای حفاظت اند که جهت ایجاد تأخیر و جلوگیری از سرقت خودرو مورد استفاده قرار می‌گیرند. در شکل ۲-۵۳، یک نوع قفل فرمان و قفل چرخ مورد استفاده در خودروها، دیده می‌شود.

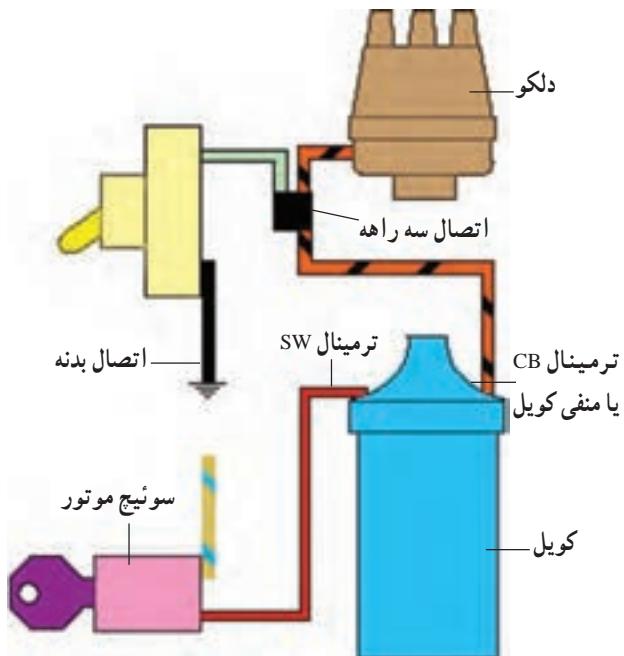

شکل ۲-۵۴—مدار الکتریکی سوئیچ مخفی

— سوئیچ مخفی و دزدگیر پاندولی و همچنین استفاده از مدار الکتریکی بوق، برای هشدار و حفاظت خودرو، از تدابیر و طرح‌های ابتدایی دیگری هستند که سابقاً در خودروها به عنوان سیستم ضد سرقت مورد استفاده قرار می‌گرفت. در شکل ۲-۵۴، مدار سوئیچ مخفی و نحوه اتصال سوئیچ برای قطع ارتباط مدار اولیه جرقه، به منظور جلوگیری از روشن شدن خودرو، دیده می‌شود. این سوئیچ در مسیر اتصال الکتریکی ترمینال CB (-) کویل به پلاتین دلکو، به گونه‌ای نصب می‌شود که دسترسی به آن به آسانی امکان‌پذیر نباشد. با قرار دادن سوئیچ در حالت (on)، مدار اولیه جرقه به بدنه متصل می‌گردد و از القای ولتاژ در مدار ثانویه جلوگیری می‌شود.



شکل ۲-۵۵—مجموعه‌ی قطعات یک نوع دزدگیر

— سیستم ضد سرقت الکترونیکی جدیدترین طرح حفاظتی خودرو به شمار می‌رود این سیستم توانمندی و کارآرایی بیشتری نسبت به سایر سیستم‌های اینمی خودرو دارد. دزدگیر الکترونیکی در هنگام تولید خودرو روى آن نصب می‌شود و یا بعداً به اتو مبیل اضافه می‌گردد. ولتاژ برق ۱۲ ولتی باتری خودرو دزدگیر را تغذیه می‌کند. در شکل ۲-۵۵، مجموعه‌ی قطعات یک نوع دزدگیر، نشان داده شده است.



شکل ۲-۵۶

عملکرد سیستم دزدگیر را می‌توان به صورت زیر خلاصه نمود (شکل ۲-۵۶) :

— فعال کردن سیستم قفل مرکزی در دو حالت با صدا و بدون صدا بودن سیستم؛ به منظور قفل کردن و باز کردن درهای خودرو

— فعال کردن شیشه‌ی بالابر خودرو

— راه اندازی و قطع سیستم جرقه‌ی موتور

— فعال کردن آژیر الکترونیکی



شکل ۲-۵۷— واحد اصلی سیستم دزدگیر

— فعال کردن رله‌ی بازکن صندوق عقب خودرو

— فعال کردن چراغ‌های پارک

مجموعه‌ی دزدگیر معمولاً شامل قطعات زیر است :

— واحد اصلی^۱ یا واحد کنترل الکترونیکی مدار بسته‌ی دزدگیر، که عموماً پشت پانل جلوی راننده در محل مناسبی قرار می‌گیرد. در شکل ۲-۵۷، یک نوع واحد اصلی سیستم دزدگیر خودرو، دیده می‌شود.

مشخصات نوعی از واحد اصلی دزدگیر، به ترتیب زیر،

است :

ولتاژ ۱۳-۱۰ ولت

شدت جریان < ۲۰ mA

شدت جریان خروجی چراغ‌ها ۵ آمپر

شدت جریان خروجی قفل مرکزی ۵ آمپر

— آژیر الکترونیکی یا واحد تولید صدا، به وسیله‌ی بست در روی بدنه‌ی خودرو (زیر درپوش موتور) بسته می‌شود. محل نصب آژیر باید به گونه‌ای انتخاب شود که در حالت بسته بودن درپوش غیرقابل دسترسی باشد. شدت جریان مصرفی آژیر الکترونیکی حدود ۵ آمپر است و می‌تواند، هنگام فعال شدن سیستم دزدگیر، ۱۲۵ دسی‌بل سیگنال قابل شنیدن را تولید نماید. در شکل ۲-۵۸، یک نوع آژیر نصب شده در خودرو، نشان داده شده است.



شکل ۲-۵۸— یک نوع آژیر سیستم دزدگیر خودرو

— فرستنده یا ریموت کنترل^۲ سیستم دزدگیر به تعداد دو دستگاه از آن در هر مجموعه ارائه می‌شود (شکل ۲-۵۹). فرستنده با باتری کوچکی، که در داخل آن تعییه شده است، کار می‌کند. شدت جریان مصرفی مدار نوعی از ریموت کنترل، ۱۲mA و فرکانس ارسال سیگنال ۴۳۳/۹ MHz است (ممکن است مشخصات قطعات هر نوع مجموعه‌ی دزدگیر در دفترچه‌ی راهنمای نصب آن درج می‌شود). در مدار داخلی اکثر فرستنده‌ها یک دیود نور گسیل تعییه شده است که در موقع فعال کردن سیستم ضد سرقت، ارسال سیگنال از ریموت کنترل را نشان می‌دهد.



۱— دیود نوری نشان‌دهنده ارسال سیگنال

شکل ۲-۵۹— فرستنده یا ریموت کنترل



شکل ۲-۶۰



شکل ۲-۶۱



شکل ۲-۶۲

ریموت کنترل دزدگیر در طرح های متنوع و با عملکرد گوناگونی بر مبنای سطح کارایی سیستم الکترونیکی آن ساخته می شود. تعداد شستتی یا دگمه های فشاری روی دستگاه معمولاً سه یا چهار عدد است که در روی هر کدام علامت و یا نوشتهدی مبنی بر وظیفه ای آن حک شده است در شکل ۲-۶۰، یک نوع طرح ریموت کنترل سیستم دزدگیر (ضدسرقت) استفاده شده در خودروهای سواری، نشان داده شده است.

از جمله وظایف شستتی های فشاری روی دستگاه کنترل از راه دور سیستم دزدگیر عبارت اند از :

– فعال کردن سیستم ضد سرقت و قفل مرکزی خودرو (حالت قفل شدن درها) که معمولاً این عمل با صدای کوتاه آژیر الکترونیکی و روشن و خاموش شدن چراغ ها همراه است (شستتی شماره ۱، شکل ۲-۶۱).

– غیرفعال نمودن سیستم ضد سرقت و قفل مرکزی خودرو (حالت باز شدن قفل درها) که عموماً همراه با دو بار به صدا درآمدن آژیر الکترونیکی در زمان بسیار کوتاه و دو بار روشن و خاموش شدن چراغ های خودرو اجرا می شود (شستتی شماره ۲، شکل ۲-۶۱).

– انجام عملیات فعال کردن و غیرفعال نمودن سیستم هشدار صوتی و قفل مرکزی خودرو در حالت بدون صدا

– برقراری جریان الکتریکی مدار بازکن صندوق عقب خودرو (شستتی شماره ۱، شکل ۲-۶۲).

– روشن کردن موتور خودرو (شستتی شماره ۲، شکل ۲-۶۲).

– تعیین محل پارک خودرو به وسیله ای فعال کردن آژیر الکترونیکی و روشن و خاموش نمودن چراغ ها (شستتی شماره ۳، شکل ۲-۶۲)

– فعال نمودن مدار قطع کن سیستم جرقه

– فعال نمودن سیستم بالابر شیشه هی خودرو

– روشن و خاموش کردن خود دستگاه ریموت کنترل، که به وسیله ای شستتی با علامت (⊕) اجرا می شود (در صورت مجهز بودن به کلید روشن و خاموش کن).



شكل ۲-۶۳-الف



شكل ۲-۶۳-ب



شكل ۲-۶۴

علاوه بر فرمان‌ها و وظایفی که توسط ریموت کنترل اجرا می‌شود توانمندی‌ها و عملیات دیگری نیز جزء عملکرد سیستم دزدگیر الکترونیکی است که عبارت‌اند از :

- فعال شدن سیستم دزدگیر در صورت باز شدن هریک از درها، صندوق عقب و موتور خودرو (شکل ۲-۶۳).
- فعال شدن سیستم دزدگیر در صورت وارد شدن ضربه یا شوک به بدنه‌ی خودرو (شکل ۲-۶۳).

- مدار الکترونیکی اکثر ریموت کنترل‌های سیستم دزدگیر خودرو بهوسیله‌ی باتری‌های نوع ساعتی، که در داخل قاب دستگاه قرار می‌گیرد، تغذیه می‌شود.

در بعضی از دستگاه‌های فرستنده‌ی دستی (ریموت کنترل) نیز از باتری‌های قلمی ۱/۵ ولتی استفاده می‌شود که علاوه بر فعال نمودن دستگاه فرستنده دستی، جریان الکتریکی موردنیاز دیود نوری تعییه شده در صفحه‌ی نشان‌دهنده‌ی ریموت کنترل را نیز، تأمین می‌کند. در شکل ب-۲-۶۳، محل قرار گرفتن باتری قلمی در یک نوع از دستگاه فرستنده‌ی دستی سیستم دزدگیر، نشان داده شده است.

- فعال شدن سیستم قفل مرکزی برای قفل کردن درها پس از روشن شدن موتور و باز کردن درها بعد از خاموش کردن موتور خودرو

- فعال شدن سیستم قفل مرکزی برای قفل نمودن خودکار درها در شرایطی که پس از قرار گرفتن سیستم دزدگیر در موقعیت ضد سرقت به هر دلیلی مجدداً فرمان غیرفعال شدن به سیستم داده شود و عملی روی خودرو اجرا نگردد (در این حالت پس از قفل شدن اتوماتیک درها، سیستم دزدگیر دوباره در وضعیت ضد سرقت قرار می‌گیرد).

- سنسور شوک^۱ که بر اثر ضربه یا شوک وارد شده به خودرو سیستم ضد سرقت را فعال می‌کند و آژیر الکترونیکی و چراغ‌های خودرو به عنوان هشدار و خبر به کار می‌افتد. در شکل ۲-۶۴، سنسور شوک یک نوع سیستم دزدگیر نشان داده شده است. حالت سنسور شوک قابل تنظیم است و می‌توان آن را تغییر داد.



شکل ۲-۶۵

— دسته سیم‌های سوکت‌دار، رله و دیود نوری (LED) نیز جزء لوازم سیستم دزدگیرند. در شکل ۲-۶۵، سیم‌های سوکت‌دار موردنیاز برای نصب دزدگیر، رله و دیود نوری (LED) همراه با سایر قطعات دزدگیر در یک مجموعه دیده می‌شود. دیود نوری (LED) در پانل جلوی راننده و در محلی که از پیرون خودرو قابل رویت باشد نصب می‌گردد و در زمان فعال بودن سیستم ضد سرقت خودرو به طور متناوب روشن و خاموش می‌شود.



شکل ۲-۶۶— محل نصب دیود نوری (LED) در یک نوع خودرو

در روی پانل جلوی راننده و در کنار سوئیچ‌های قطع و وصل مدار الکتریکی بیشتر خودروها محل نصب سوئیچ اضافی پیش‌بینی می‌شود که می‌توان از آن برای نصب دیود نوری (LED) استفاده نمود. برای این منظور لازم است ابتدا قاب روی محفظه را خارج نمود و سپس با استفاده از دریل دستی سوراخی به اندازه‌ی قطر بدنه‌ی دیود در روی قاب ایجاد کرد. در شکل ۲-۶۶، دیود نوری (LED) نصب شده در روی پانل جلوی راننده‌ی یک نوع خودرو با فلاش آبی رنگ، نشان داده شده است.




شکل ۲-۶۷

سوئیچ لای در موتور در روی بدنه و زیر در موتور به گونه‌ای نصب می‌شود که در زمان فعال بودن سیستم ضد سرقت و باز شدن در موتور، مدار دزدگیر را به کار اندازد. در شکل ۲-۶۷، چند نوع سوئیچ لای در استفاده شده در خودروهای سواری، نشان داده شده است.



شکل ۲-۶۸


طرح جدید ریموت کنترل سیستم دزدگیر خودرو به گونه‌ای است که روی سوئیچ جرقه (سوئیچ اصلی موتور) قرار دارد. مکانیزم کار و عملکرد این نوع طرح نیز همانند دیگر ریموت کنترل‌های سیستم دزدگیر نصب شده در خودروهاست. در شکل ۲-۶۸، یک نوع از ریموت کنترل روی سوئیچ اصلی موتور دیده می‌شود.

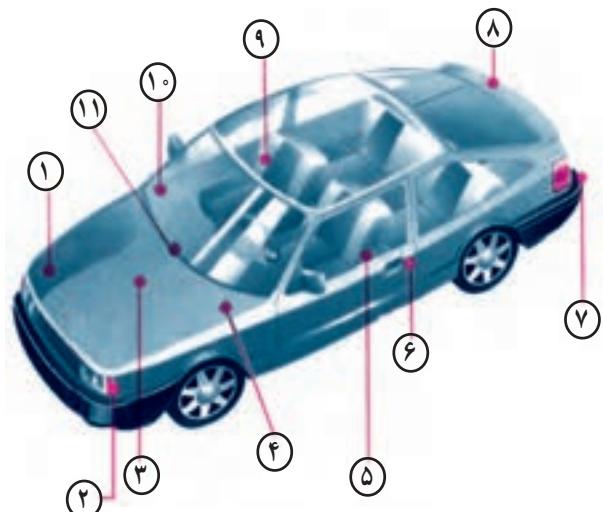

شکل ۲-۶۹

ترتیب قرار گرفتن قطعات سیستم ضد سرقت و محل نصب آنها، در یک نوع طرح، در خودروی شکل ۲-۶۹، نشان داده شده است.


- ۱- باتری خودرو (منبع تغذیه‌ی سیستم دزدگیر)
- ۲- چراغ چشمک‌زن
- ۳- محل نصب قطع کن استارتر موتور
- ۴- محل نصب آژیر الکترونیکی
- ۵- باز شدن در خودرو به وسیله‌ی ریموت کنترل و سوئیچ
- ۶- محل نصب سنسور در
- ۷- محل نصب سنسور شوک
- ۸- محل نصب راه‌انداز صندوق عقب
- ۹- چراغ داخل اتاق
- ۱۰- محل نصب دیود نوری (LED)
- ۱۱- محل قرار گرفتن واحد اصلی سیستم دزدگیر

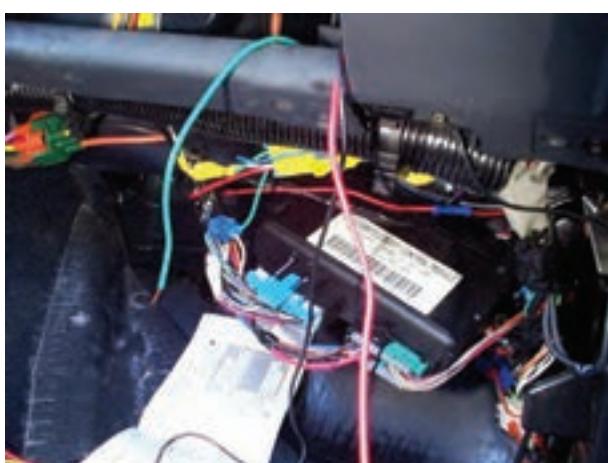


شکل ۲-۷۰

۲-۹- مدار الکتریکی سیستم ضد سرقت (دزدگیر)
مدار الکتریکی سیستم‌های ضد سرقت بر مبنای توانایی و کارایی نوع دزدگیر متفاوت‌اند و هر کارخانه‌ی سازنده از رنگ سیم‌های متفاوتی در مدار الکتریکی استفاده می‌کند. در شکل ۲-۷۰، رنگ سیم‌ها در سیم‌کشی مدار الکتریکی یک نوع سیستم ضد سرقت نشان داده شده است.

دیاگرام عملی سیم کشی مدار سیستم ضد سرقت در شکل ۲-۷۱ دیده می شود. لازم به توضیح است که نقشه مدار الکتریکی هر نوع دزدگیر در دفترچه راهنمای نصب آن درج شده است.

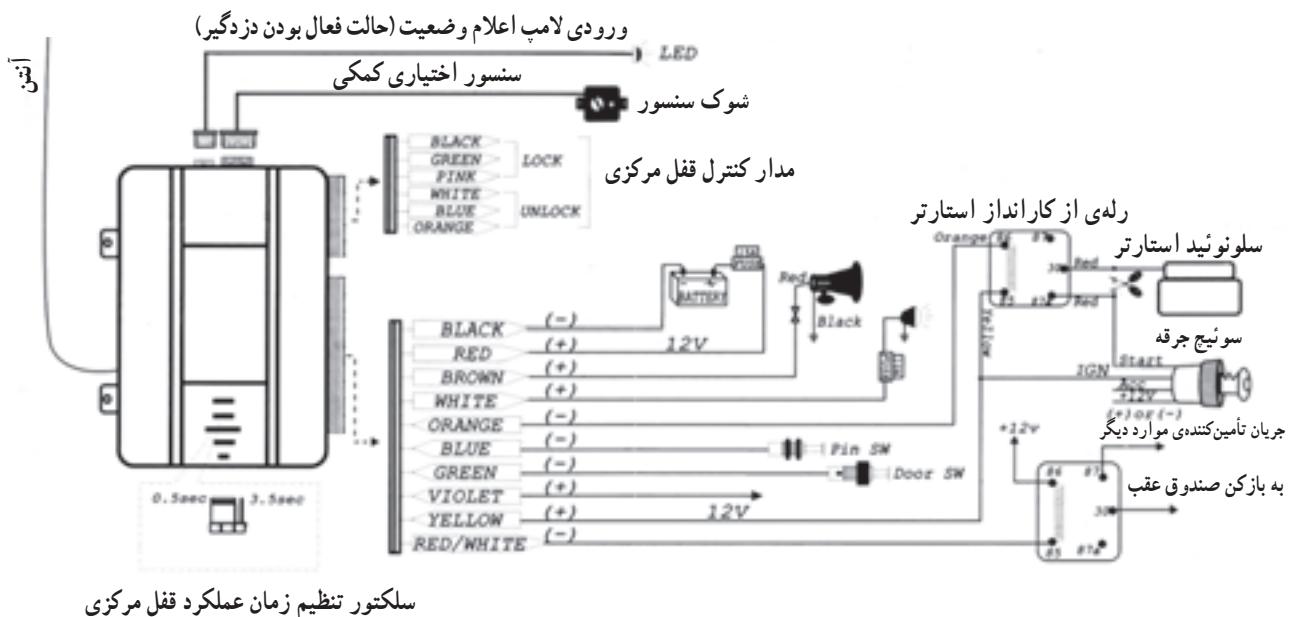


شکل ۲-۷۱

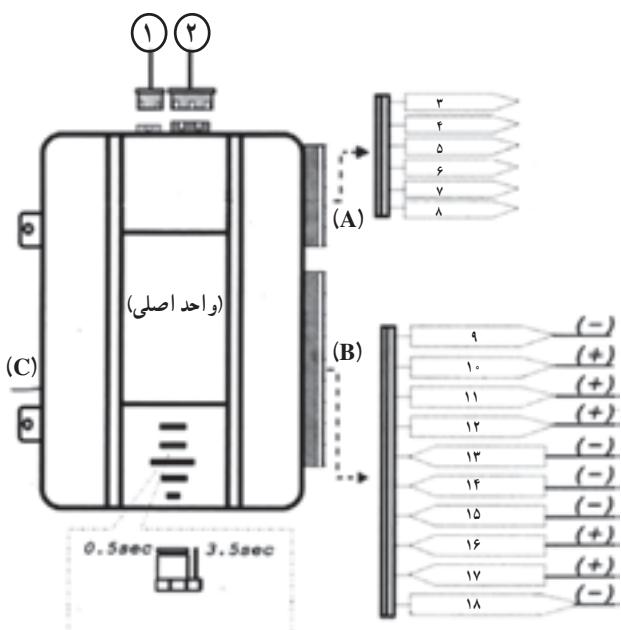

شکل ۲-۷۲

۲-۱۰- تشریح مدار الکتریکی دزدگیر
واحد اصلی (شکل ۲-۷۲) سیستم ضد سرقت دارای یک فیش اتصال به آتن خودرو و تعداد چهار عدد سوکت اتصال دیگری است که ارتباط الکتریکی قطعات به کار رفته در سیستم دزدگیر را با واحد اصلی برقرار می سازد :

- ۱- سوکت اتصال واحد اصلی به دیود نوری (LED)
- ۲- سوکت اتصال سنسور شوک
- A- سوکت اتصال واحد اصلی به قفل مرکزی که دارای سه سیم با رنگ عایق سیاه (۳)، سبز (۴)، صورتی (۵) برای ایجاد حالت قفل کردن درها و سه سیم دیگر به رنگ های سفید (۶)، آبی (۷) و نارنجی (۸) برای حالت باز کردن درهاست.

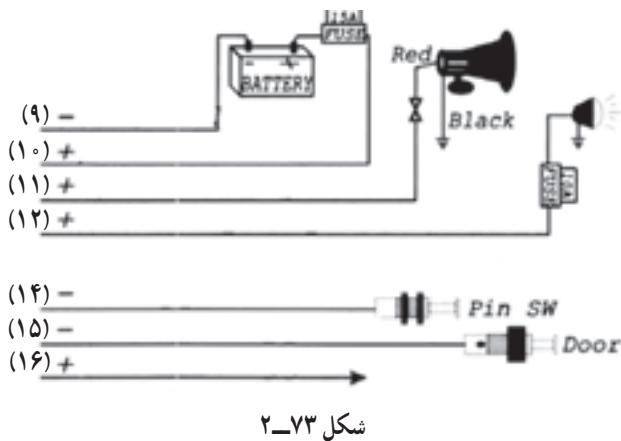


شکل ۲-۷۳

در سوکت اتصال B تعداد ده رشته سیم قرار گرفته است، که تعداد پنج رشته سیم وضعیت ورودی به واحد اصلی و تعداد پنج رشته سیم دیگر وضعیت خروجی از واحد اصلی را دارند. سیم‌ها به رنگ‌های سیاه (۹)، قرمز (۱۰)، قهوه‌ای (۱۱)، سفید (۱۲)، نارنجی (۱۳)، آبی (۱۴)، سبز (۱۵)، ارغوانی (۱۶)، زرد (۱۷)، قرمز و سفیدند (۱۸).

سیم با عایق سیاه رنگ (۹) به بدنه، متصل می‌شود. هم‌چنین سیم قرمز (۱۰) از طبق فیوز ۱۵ آمپری به باتری خودرو، سیم قهوه‌ای (۱۱) به ورودی آذیر الکترونیکی، سیم سفید (۱۲) به چراغ‌های جانبی (فووز ۱۰ آمپری مدار را حفاظت می‌کند)، سیم آبی (۱۴) به سوئیچ لای در موتور و سیم‌های با روپوش سبز رنگ (۱۵) و ارغوانی رنگ (۱۶) به سوئیچ‌های لای درهای جلوی خودرو متصل می‌شوند (شکل ۲-۷۳).

رله‌ی از کارانداز استارتر

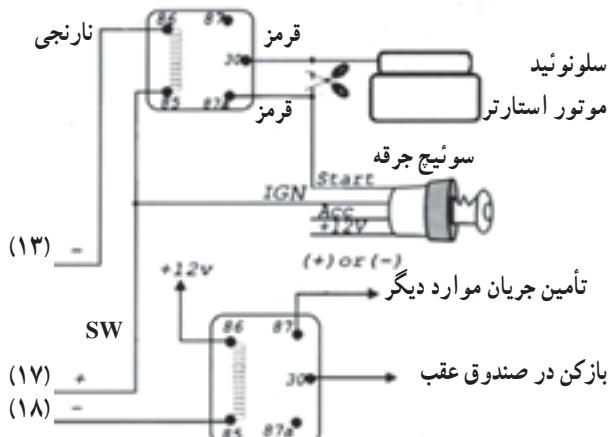

شکل ۲-۷۴

سیم با عایق نارنجی (۱۳) به ترمینال ۸۶ رله‌ی از عملگر استارتر، ترمینال ۳۰ رله به استارتر، ترمینال ۸۷a رله به ترمینال سوئیچ جرقه، سیم زردنگ (۱۷) به ترمینال ۸۵ رله‌ی از عملگر استارتر و با یک انشعاب به ترمینال IGN سوئیچ جرقه، سیم با عایق قرمز و سفید (۱۸) به ترمینال ۸۵ رله‌ی بازنگن صندوق عقب خودرو متصل می‌شود (شکل ۲-۷۴).

توجه:

از اضافه نمودن لامپ‌های اخطار و سایر مدارهای الکتریکی به سیستم ضدسرقت خودرو پرهیز کنید.

توجه:
هنگام نصب سیستم ضدسرقت دزدگیر طول سیم‌ها را افزایش ندهید.

۱۱-۲- دستور العمل نصب سیستم ایمنی (دزدگیر)

زمان : ۸ ساعت

خودرو

وسایل لازم:

مجموعه‌ی قطعات دزدگیر الکترونیکی، نقشه‌ی مدار الکتریکی، لوازم عایق‌بندی، آچار پیچ گوشتی تخت و چهارسو، آچار تخت، سیم چین، سیم لخت‌کن، چراغ آزمایش برای نصب دزدگیر، به ترتیب زیر اقدام کنید:

- نقشه‌ی مدار الکتریکی دزدگیر را مطالعه کنید و رنگ عایق سیم‌ها را به‌خاطر بسپارید. در شکل ۲-۷۵، نقشه مدار الکتریکی یک نوع سیستم دزدگیر، نشان داده شده است،
- سیم با عایق نارنجی (۱)، سیم سفید (۲)، سیم زرد (۳)، نارنجی با راه سیاه (۴)، سیم سفید با راه سیاه (۵)، سیم زرد با راه سیاه (۶) به قفل مرکزی وصل می‌شوند.

- سیم سیاه (۷) به ترمینال منفی باتری و سیم قرمز (۸) به ترمینال مثبت باتری وصل می‌شود.

- سیم قهوه‌ای (۹) و (۱۰) به چراغ‌ها و سیم آبی (۱۱) به بازکن در صندوق عقب و سیم صورتی (۱۲) به مثبت آژیر الکترونیکی دزدگیر متصل می‌شود.

- سیم سبز (۱۳) ورودی مثبت سوئیچ لای در جلو و سیم آبی (۱۴) ورودی منفی سوئیچ لای در است.


- سیم با عایق سفید (۱۵) به ACC سوئیچ جرقه و زرد (۱۶) به قطع کن استارتر وصل می‌شود.

- خودرو را در محل مناسبی پارک کنید.

- در موتور را بالا بزنید و از قرار گرفتن صحیح میله‌ی نگهدارنده‌ی آن مطمئن شوید.

- کابل اتصال بدنی باتری را جدا کنید.

در شکل ۲-۷۶، جدا کردن بست کابل اتصال بدنی باتری، نشان داده شده است.

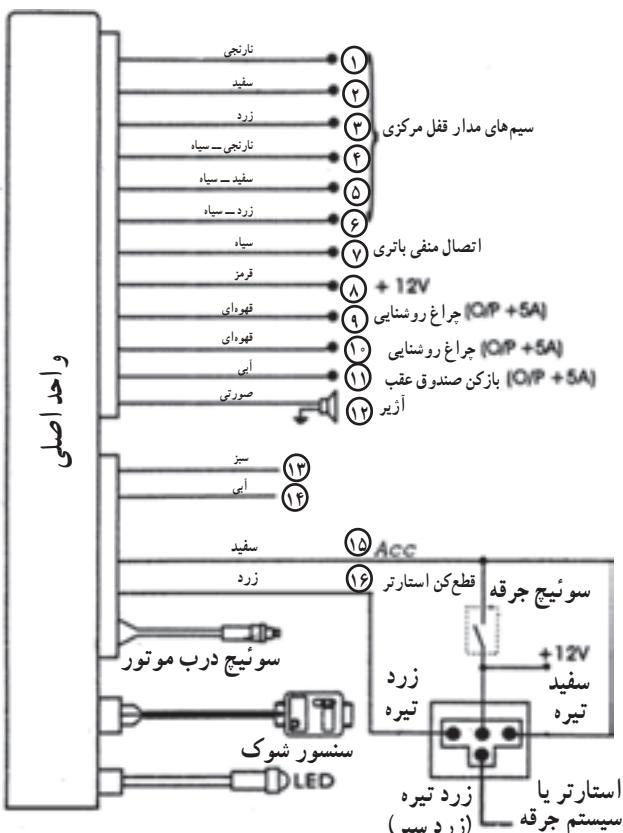

شکل ۲-۷۵



شکل ۲-۷۶



شکل ۲-۷۷— نحوه‌ی عایق‌بندی سیم‌های مدار الکتریکی دزدگیر



شکل ۲-۷۸



شکل ۲-۷۹

— دسته‌ی سیم‌ها را ضمن عایق‌بندی با نوار، کنار هم قرار دهید و مجموعه را با نوار چسب، مجددًا عایق‌بندی کنید.
در شکل ۲-۷۷ نحوه‌ی عایق‌بندی سیم‌های مدار الکتریکی سیستم دزدگیر دیده می‌شود.
در حین اجرای کار دقت کنید که روی ترمینال‌ها نوار عایق پیچیده نشود.

— پیچ قاب محافظ زیر پانل جلوی راننده را باز کنید و سپس آن را از روی پانل جدا سازید و بیرون آورید. در شکل ۲-۷۸، طرز بیرون آوردن قاب محافظ زیر پانل جلوی راننده، دیده می‌شود.

— با استفاده از آچار پیچ گوشتی قاب زیر فلکه‌ی فرمان را باز کنید تا به اتصالات الکتریکی پشت سوئیچ جرقه دسترسی داشته باشید.

— قاب زیر فلکه‌ی فرمان را در جای مناسبی قرار دهید تا آسیب نبیند. در شکل ۲-۷۹، باز کردن پیچ اتصال قاب به پانل جلوی خودرو، دیده می‌شود.



شکل ۲-۸۰

- سیم اتصال ترمینال st سوئیچ به استارتر خودرو را شناسایی و آن را با سیم چین قطع کنید و سپس روکش عایق روی سیم‌ها را به اندازه‌ی لازم جدا کنید در شکل ۲-۸۰، قطع کردن سیم متصل به ترمینال st سوئیچ، نشان داده شده است.



شکل ۲-۸۱

- سیم متصل به ترمینال st سوئیچ را به سیم زرد تیره‌ی قطع کن استارتر وصل کنید (ترمینال ۸۷a در بعضی از رله‌های قطع کن استارتر).
- سیم متصل به استارتر را به سیم زرد تیره‌ی دیگر قطع کن (ترمینال به رله قطع) متصل کنید.
- سیم با عایق قرمز رنگ (۸) را به سیم ترمینال باتری به سوئیچ جرقه وصل کنید.
- سیم سفید رنگ (۱۵) دسته سیم دزدگیر و سیم سفید تیره‌ی قطع کن استارتر (ترمینال ۸۵) را به ترمینال ACC سوئیچ جرقه وصل کنید (شکل ۲-۸۱).



شکل ۲-۸۲

- محل اتصال کلیه‌ی سیم‌ها را با نوار چسب عایق‌بندی کنید.
- سوئیچ لای در جلو خودرو را از محل خود خارج کنید. (در شکل ۲-۸۲، خارج کردن سوئیچ لای در جلوی خودرو دیده می‌شود).
- سیم سبز رنگ (۱۳) از دسته‌ی سیم دزدگیر، ورودی مثبت و سیم آبی رنگ (۱۴) از دسته‌ی سیم دزدگیر، ورودی منفی سوئیچ لای در است.



شکل ۲-۸۳

– سیم‌های متصل به سوئیچ لای درها را در اندازه‌ی مناسب به وسیله‌ی سیم‌چین قطع کنید.

– روکش عایق سیم‌ها را به وسیله‌ی سیم لخت کن در حد مناسب جدا کنید.

– اتصال سیم‌های سبز رنگ (۱۳) و آبی رنگ (۱۴) را با سوئیچ لای درها برقار و محل اتصال را عایق‌بندی کنید.

در شکل ۲-۸۳، قرار دادن سوئیچ لای در خودرو در مدار الکتریکی سیستم ضد سرقت (دزدگیر)، دیده می‌شود.



شکل ۲-۸۴

– سوئیچ لای در موتور را در محل مناسبی در روی بدنه‌ی خودرو به‌ نحوی نصب کنید که دور از دسترس باشد و با باز و بسته شدن در موتور، جریان مدار دزدگیر را برقار کند. در شکل ۲-۸۴، سوئیچ لای در موتور پس از نصب کردن آن با فلاش زردنگ، نشان داده شده است.




شکل ۲-۸۵

– واحد کنترل الکترونیکی سیستم قفل مرکزی را از محل خود خارج کنید در شکل ۲-۸۵، نحوه‌ی خارج کردن واحد کنترل الکترونیکی قفل مرکزی دیده می‌شود.

– سیم‌های نارنجی (۱)، سفید (۲)، زرد (۳)، نارنجی با راه سیاه (۴)، سفید با راه سیاه (۵)، زرد با راه سیاه (۶) دسته سیم نشان داده شده در نقشه‌ی مدار الکتریکی دزدگیر به سیم‌های واحد کنترل الکترونیکی قفل مرکزی وصل می‌شوند.



شکل ۲-۸۶

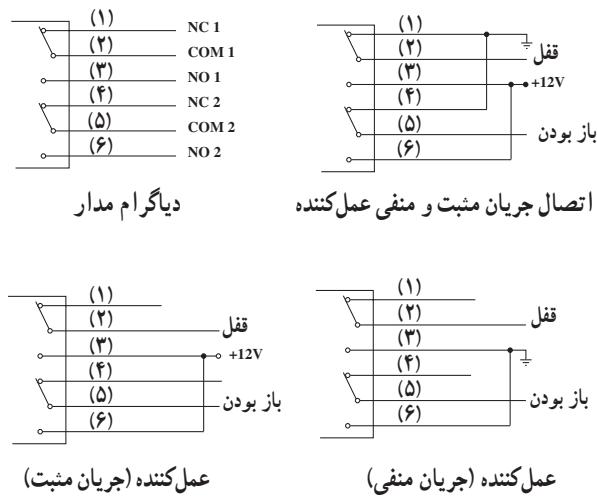

شکل ۲-۸۷—دیاگرام سیم‌کشی سیستم قفل مرکزی



شکل ۲-۸۸—الف

با توجه به دستورالعمل راهنمای سیستم قفل مرکزی خودرو و سیستم دزدگیر، اتصال سیم‌ها را برقرار کنید. برای این منظور لازم است ابتدا محل اتصال سیم‌های دزدگیر به سیم‌های واحد کنترل قفل مرکزی را انتخاب کنید. سپس قسمتی از عایق سیم‌های واحد کنترل قفل مرکزی را جدا نمایید و پس از اتصال سیم‌ها، محل اتصال را با نوار چسب عایق کاری کنید. در شکل ۲-۸۶، اتصال سیم‌های مدار الکتریکی سیستم دزدگیر (ضدسرقت)، نشان داده شده است.

در شکل ۲-۸۷، دیاگرام سیم‌کشی سیستم قفل مرکزی و عملکرد سیستم، اتصالات مدار برای حالت‌های قفل و بازبودن درها دیده می‌شود.

— اتصال سیم‌های قهوه‌ای (۹ و ۱۰) مدار دزدگیر به سیم چراغ‌های جانبی یا راهنمای خودرو را برقرار کنید. این چراغ‌ها در زمان عملکرد سیستم ضد سرقت روشن و خاموش می‌شوند.

سوکت دسته‌ی سیم‌های مدار الکتریکی دزدگیر به واحد اصلی از جمله، سنسور شوک LED یا چشمی و قفل مرکزی و ... را به واحد اصلی متصل کنید. در شکل ۲-۸۸—الف، اتصال سوکت دسته‌ی سیم‌ها به واحد اصلی سیستم دزدگیر، نشان داده شده است.



شکل ۲-۸۸-ب

پس از اتصال سوکت‌های دسته‌ی سیم‌های سیستم دزدگیر به واحد اصلی، برای جلوگیری از پراکندگی سیم‌ها آن‌ها را کلاف‌بندی کنید و یا به وسیله‌ی بسته‌های پلاستیکی کلیه‌ی سیم‌هارا یک‌پارچه کنید. در شکل ۲-۸۸-ب، جمع کردن و نظم دادن به سیم‌های متصل به واحد اصلی سیستم دزدگیر، نشان داده شده است.




شکل ۲-۸۹

– سوکت سیم رابط بین سنسور شوک و واحد کنترل الکترونیکی سیستم ضدسرقت (دزدگیر) را به سنسور شوک متصل کنید. در شکل ۲-۸۹، اتصال سوکت سیم‌کشی مدار دزدگیر به سنسور شوک دیده می‌شود.



الف – اتصال سوکت سیم‌کشی به چشمی الکترونیک

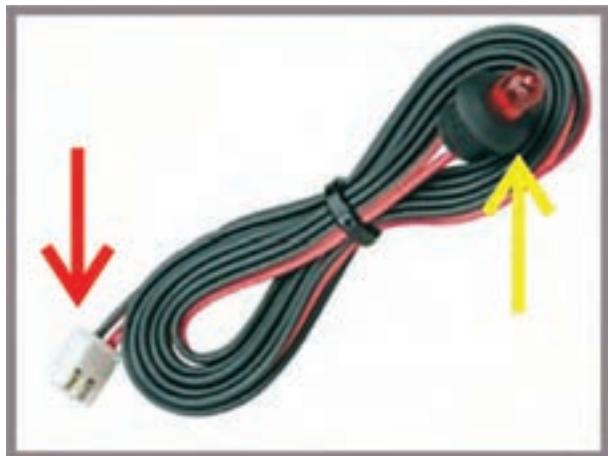– اتصال سوکت سیم‌کشی مدار الکتریکی دزدگیر به چشمی الکترونیکی سیستم دزدگیر را برقرار کنید. در شکل ۲-۹۰-الف، وصل کردن سوکت به چشمی الکترونیکی مدار دزدگیر دیده می‌شود.



ب—دیود نوری (LED) مدار دزدگیر

۲_۹۰

در بعضی از سیستم‌های ضدسرقت (دزدگیر)، به جای چشمی الکترونیکی از دیود نوری (LED) استفاده می‌شود که در روی پانل جلوی راننده و در محلی که قابل رویت باشد نصب می‌شود. در شکل ۲_۹۰-ب، دسته‌ی سیم متصل به دیود نوری (LED) نشان داده شده است. سوکت اتصال الکتریکی به واحد کنترل اصلی سیستم دزدگیر با فلش قرمز رنگ و دیود نوری (LED) با فلاش زردرنگ دیده می‌شوند.



۲_۹۱

— کاغذ روغنی روی چسب اتصال قاب چشمی الکترونیکی را جدا کنید و آن را در محل مناسبی روی پانل یا روی شیشه‌ی جلوی راننده بچسبانید. در شکل ۲_۹۱، اتصال چشمی سیستم دزدگیر، دیده می‌شود.

— سیم اتصال چشمی به واحد اصلی را از محل مناسبی عبور دهید.

— واحد اصلی و سنسور شوک را در محل مناسبی داخل پانل جلوی راننده قرار دهید.



۲_۹۲

— قاب محافظ روی پانل جلوی راننده را در محل خود نصب کنید در شکل ۲_۹۲، نصب قاب محافظ دیده می‌شود.

— پیچ نگهدارنده‌ی قاب محافظ را بیندید.


— قاب زیر فلکه فرمان را بیندید.



شکل ۲-۹۳

- آژیر الکترونیکی را به وسیله‌ی پیچ و مهره در روی بدنه‌ی خودرو (در زیر در موتور) بیندید و اتصالات الکتریکی آن را برقرار کنید. شکل ۲-۹۳ آژیر نصب شده در روی یک نوع خودرو را، نشان می‌دهد.

- کابل اتصال بدنه‌ی باتری را بیندید و صحت سیم‌کشی مدار الکتریکی را به وسیله‌ی ریموت کنترل آزمایش کنید.

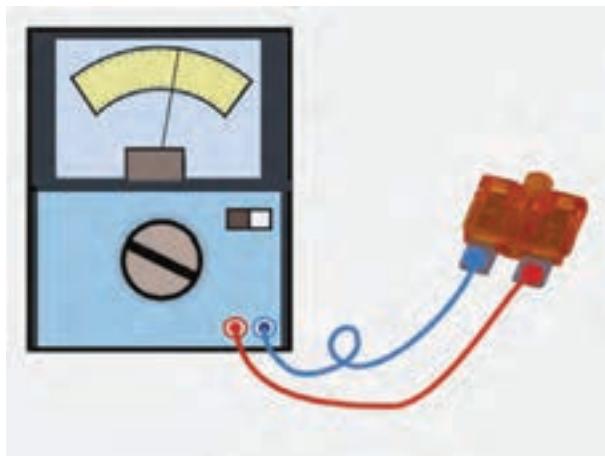

شکل ۲-۹۴ - آزمایش فیوز

برای عیب‌یابی مدار الکتریکی سیستم ضدسرقت، ابتدا فیوز مدار را با استفاده از مولتی‌متر بررسی و آزمایش کنید. در شکل ۲-۹۴، آزمایش فیوز به وسیله‌ی مولتی‌متر به صورت شماتیک، نشان داده شده است.



شکل ۲-۹۵ - آزمایش برقراری جریان الکتریکی مدار

- اتصال سوکت‌های سیم‌کشی مدار الکتریکی دزدگیر (سیستم ضدسرقت) خودرو را کنترل کنید و از وصل بودن صحیح آن‌ها به اجزای مدار اطمینان حاصل کنید. سپس با استفاده از چراغ آزمایش، برقراری جریان الکتریکی باتری را در مدار سیم‌کشی سیستم ضدسرقت خودرو آزمایش و بررسی کنید. در شکل ۲-۹۵، آزمایش مدار الکتریکی دزدگیر با استفاده از چراغ آزمایش، نشان داده شده است.

۲-۱۲- شیشه بالابر الکتریکی

برای حرکت خودکار شیشه‌ی درهای خودرو از مکانیزم شیشه بالابر الکتریکی استفاده می‌شود. این دستگاه، پایین آوردن و بالا بردن شیشه‌ی درهای خودرو و کنترل آن‌ها را برای راننده‌ی خودرو امکان‌پذیر می‌سازد. مکانیزم شیشه بالابر الکتریکی برحسب طراحی کارخانه‌ی سازنده در روی درهای جلو و یا تمامی درهای خودرو نصب می‌شود. در شکل ۲-۹۶، مکانیزم شیشه بالابر نصب شده در یک نوع از خودروهای سواری، دیده می‌شود.




شکل ۲-۹۶- شیشه بالابر الکتریکی

۲-۱۳- ساختمان و اجزای تشکیل‌دهنده‌ی سیستم شیشه بالابر الکتریکی


ساختمان شیشه بالابر الکتریکی خودروهای سواری از اجزای زیر تشکیل یافته است :

- موتور الکتریکی دی‌سی (DC)
- جعبه دندۀ تبدیل دور
- مکانیزم اهرم‌بندی

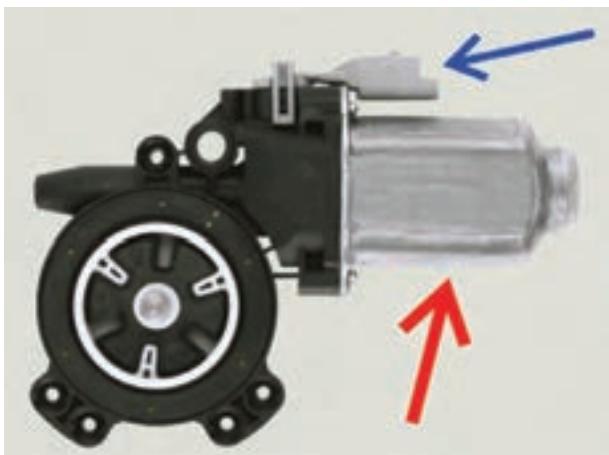

شکل ۲-۹۷- موتور الکتریکی شیشه بالابر

در تمامی سیستم‌های شیشه بالابر الکتریکی خودروهای سواری از یک عدد موتور دی‌سی (DC) استفاده شده است. این موتور نیروی لازم و مورد نیاز بالا بردن و یا پایین آوردن شیشه‌ی در خودرو را ایجاد می‌کند. در شکل ۲-۹۷ موتور الکتریکی با فلش قرمز رنگ و سوکت اتصال مدار الکتریکی به موتور با فلش آبی رنگ، شناس داده شده است.

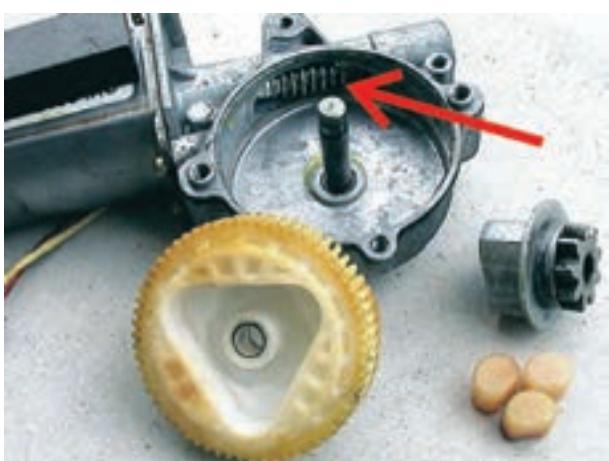


شکل ۲-۹۸- اجزای داخلی جعبه دندۀ

جعبه دندۀ تعبیه شده در سیستم شیشه بالابر الکتریکی وظیفه دارد دور موتور الکتریکی را، برحسب نسبت تبدیل چرخ دندۀ‌های طراحی شده در جعبه دندۀ، تبدیل کند و گشتاور خروجی محور جعبه دندۀ را افزایش دهد. در شکل ۲-۹۸، اجزای داخلی جعبه دندۀ سیستم شیشه بالابر یک نوع خودرو، دیده می‌شود.



شکل ۲-۹۹—مکانیزم شیشه بالابر یک نوع خودرو

دندنی حلقه‌ونی متصل به محور خروجی موتور الکتریکی با فلش قرمزرنگ نشان داده شده است. برای انتقال دور خروجی جعبه دندنی سیستم شیشه بالابر و ایجاد حرکت خطی به منظور پایین آوردن و یا بالا بردن شیشه‌های در خودرو، از مکانیزم‌های مختلفی استفاده می‌شود. در نوعی از سیستم شیشه بالابرها صفحه‌ی دندانه‌داری (تاج خروسی) طراحی شده و مورد استفاده قرار گرفته است که وظیفه‌ی انتقال دور خروجی را (از جعبه دندن به اهرم‌بندی (بازوها) متصل به نگه‌دارنده‌ی شیشه در خودرو) به عهده دارد. دور موتور الکتریکی از طریق جعبه دندنی تعديل دور به دندانه‌های صفحه‌ی دندانه‌دار منتقل می‌شود و صفحه را حول محور خود به حرکت درمی‌آورد. حرکت صفحه به مکانیزم اهرم‌بندی (بازوها) متصل به ریل شیشه منتقل می‌شود و سپس شیشه‌ی در را، در جهت بالا رفتن و یا پایین آمدن، جابه‌جا می‌کند. در شکل ۲-۹۹ مکانیزم شیشه بالابر یک نوع خودرو، نشان داده شده است.

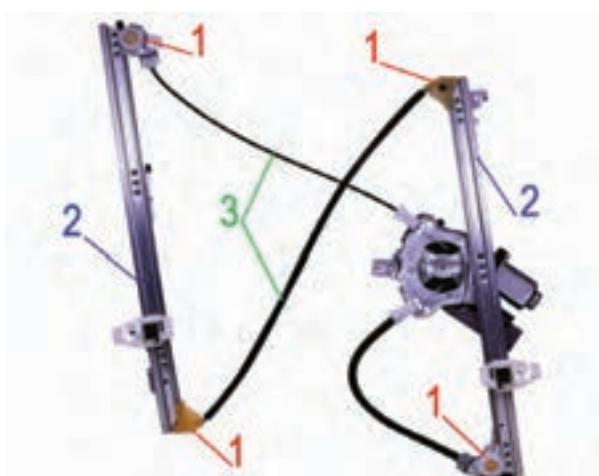

شکل ۲-۱۰۰—مکانیزم شیشه بالابر الکتریکی

در ساختمان نوع دیگری از مکانیزم شیشه بالابر الکتریکی از دو عدد ریل فلزی، دو عدد رگلاتور یا تنظیم‌کننده و چهار عدد قرقه استفاده شده است. در نتیجه گردش موتور الکتریکی از طریق گیربکس تعديل دور به وسیله‌ی کابل (مفتوحه‌ای فلزی به هم بافته شده) به رگلاتورهای مکانیزم اهرم‌بندی بالابر منتقل می‌شود و آن‌ها را در جهت بالا رفتن و یا پایین آمدن شیشه‌ی در خودرو به حرکت درمی‌آورد. در شکل ۲-۱۰۰، قرقه‌ها (پولی) با (شماره‌ی ۱)، ریل‌های فلزی (شماره‌ی ۲) و لوله‌های قابل انعطاف حاوی کابل (مفتوحه‌ای سیمی به هم بافته شده) با (شماره‌ی ۳)، نشان داده شده است.




شکل ۱۰۲—پایه‌های نگهدارنده شیشه در خودرو

در این نوع مکانیزم اهرم‌بندی شیشه بالابر خودرو، پایه‌های نگهدارنده شیشه در روی رگلاتورها به وسیله‌ی پیچ بسته می‌شود. در ساختمان پایه‌های نگهدارنده شیشه لاستیک‌های طراحی و تعبیه شده است که از تماس سطح شیشه با فلز پایه و آسیب رسیدن آن جلوگیری می‌کند. در شکل ۱۰۱، پایه‌های نگهدارنده و حمل‌کننده شیشه در جلو با فلاش نشان داده شده است. در این تصویر شیشه در، در حالت بسته بودن کامل قرار دارد و کابل استفاده شده در مکانیزم بالابر بزرگ نمایی شده است.



شکل ۱۰۲—مکانیزم شیشه بالابر یک ریلی

در طرح دیگری از مکانیزم کابلی شیشه بالابر الکتریکی از یک عدد ریل، قرقره و رگلاتور استفاده شده است. در این طرح، طول کابل انتقال به کار رفته در مکانیزم بالابر کوتاه‌تر است و شیشه بالابر جای کمتری را اشغال می‌کند. پایه‌های نگهدارنده و حمل‌کننده شیشه دو قسمتی است و به وسیله‌ی پیچ به یکدیگر متصل می‌شوند. در این نوع مکانیزم نیاز از لاستیک‌های محافظ برای جلوگیری از انتقال ارتعاشات به شیشه استفاده شده است. در شکل ۱۰۲، مکانیزم کابلی تک‌ریلی شیشه بالابر به کار رفته در خودروهای سواری، نشان داده شده است. در تصویر، لاستیک محافظ داخل حمل‌کننده شیشه در خودرو با فلاش قرمز رنگ، مشخص می‌باشد.

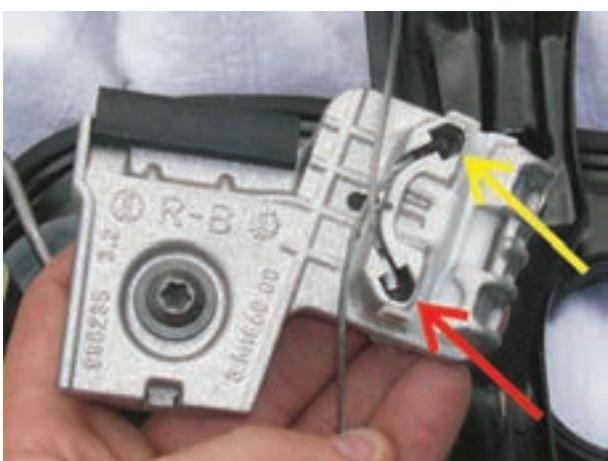

شکل ۱۰۳— نحوه اتصال کابل‌ها

۱۰۴—طرز کار و عملکرد سیستم شیشه بالابر الکتریکی

در شیشه‌ی بالابرها کابلی دوریلی از سه قطعه کابل استفاده شده است که ارتباط بین پولی اصلی و رگلاتورهای روی ریل‌های بالابر را برقرار می‌سازند. ابتدا و انتهای هریک از کابل‌ها به قطعات فلزی کوچکی، که کابل را در محل اتصال ثابت نگه می‌دارند، متصل‌اند. در شکل ۱۰۳، محل اتصال کابل پولی اصلی به رگلاتور با فلاش قرمز رنگ و محل اتصال کابل رگلاتور دوم با فلاش زرد رنگ، نشان داده شده است.