

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مبانی برق و الکترونیک در خودرو

پایه یازدهم

دوره دوم متوسطه

شاخه: کارداش

زمینه: صنعت

گروه تحصیلی: مکانیک

رشته مهارتی: تعمیر موتور و برق خودرو

نام استاندارد مهارتی مبانی: تعمیر برق خودرو درجه (۲)

کد استاندارد متوالی ۴۲/۲/۴ - ۵۵

عنوان و نام پدیدآور	: مبانی برق و الکترونیک در خودرو، شاخه: کارداش، زمینه: صنعت، گروه تحصیلی مکانیک، رشته مهارتی: تعمیر موتور و برق خودرو [کتاب‌های درسی]: برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تألیف دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش؛ مؤلفان: داود نجف‌زاده نویر، سید‌محمد صموئی.
مشخصات نشر	: تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.
مشخصات ظاهری	: ۲۰۱ ص.: مصور: (رنگی)، جدول (رنگی).
شابک	: ۹۶۴_۵_۱۷۰۰_۳
وضعیت فهرست‌نویسی	: فیبا
یادداشت	: کتاب‌نامه
موضوع	: ۱- اتمبیل‌ها - تجهیزات الکترونیکی ۲- اتمبیل‌ها - تجهیزات برقی
شناسه افزوده	: نجف‌زاده نویر، داود - صموئی، سید‌محمد، ۱۳۲۸. الف - سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ب - دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش ج - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
رده‌بندی کنگره	: ۱۳۹۲_۲_۲۷۷۲/۵TLC
رده‌بندی دیوبی	: ۱۳۹۲_۶۰۸_ک_۳۷۳
شماره کتاب‌شناسی ملی	: ۳۱۱۷۴۲۱



وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی


مبانی برق و الکترونیک در خودرو - ۳۱۱۱۲°
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارданش
داود نجف‌زاده نویر، سید محمود صموئی (اعضای گروه تألیف)، شهرام امینان (ویراستار فنی) - حسین داویدی (ویراستار ادبی)
اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
زهره بهشتی شیرازی (صفحه آرا) - محمدحسن معماری (طرح جلد) - داود نجف‌زاده نویر (رسام)
تهران : خیابان ابراشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهیدموسی)
تلفن : ۰۹۱۱۶۱-۸۸۸۳۱، دورنگار : ۰۹۲۶۶، صندوق پستی : ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹
وب‌گاه : www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران : تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (دارویخش)
تلفن : ۰۹۹۸۵۱۶۱-۵، دورنگار : ۰۹۹۸۵۱۶۰، صندوق پستی : ۳۷۵۱۵-۱۳۹
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»
چاپ سوم ۱۳۹۸

نام کتاب :
پدیدآورنده :
مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف :
شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف :

مدیریت آماده‌سازی هنری :
شناسه افزوده آماده‌سازی :
نشانی سازمان :

ناشر :
چاپخانه :
سال انتشار و نوبت چاپ :

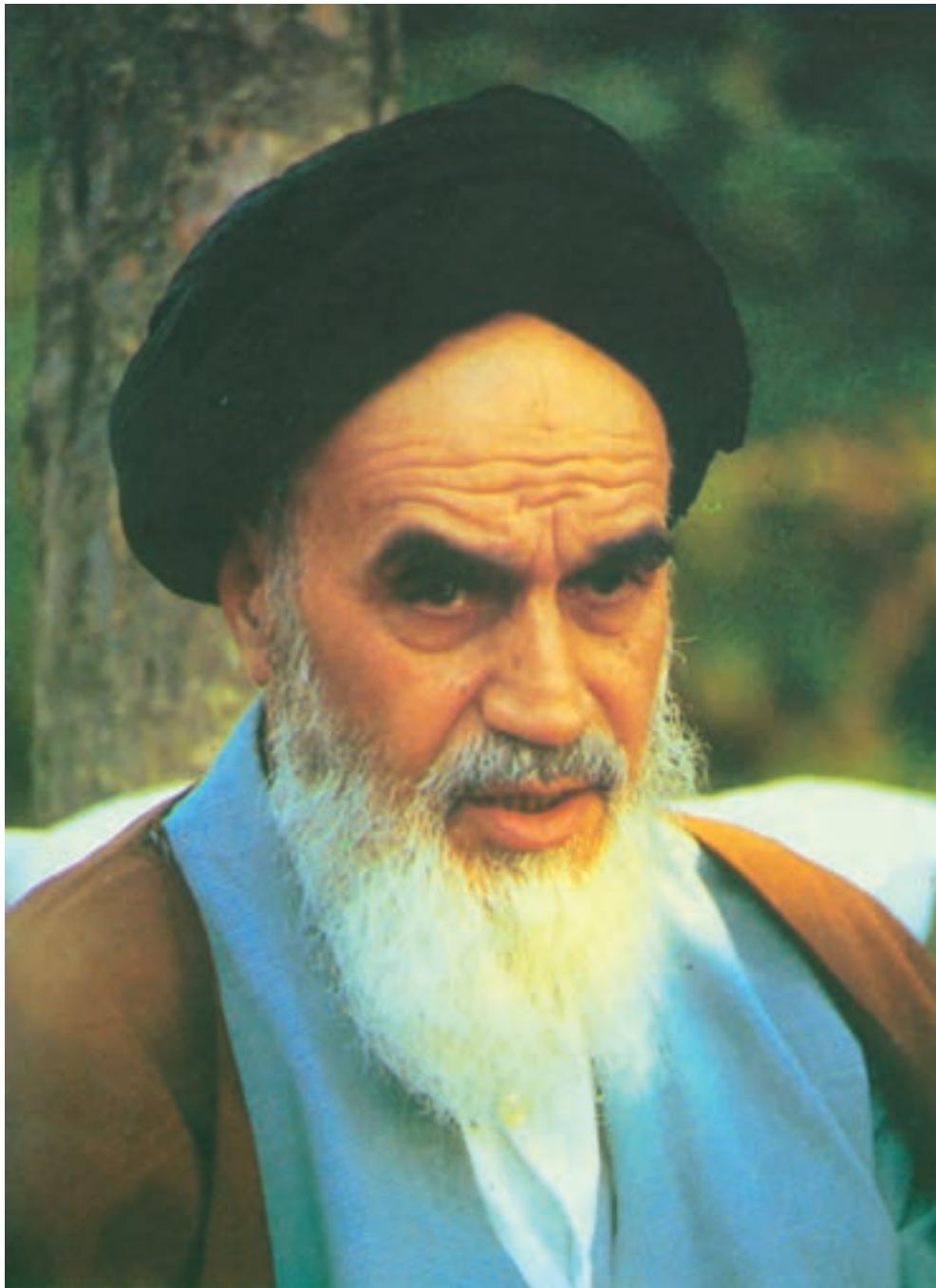کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.



شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آید و احتیاجات کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل نباشد و از اثکای به ا جانب بپرهیزید.

امام خمینی (قُدِسَ سِرُّهُ)

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز :

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نسانی تهران -
صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش،
ارسال فرمایند.

info@tvoccd.sch.ir

پیام نگار (ایمیل)

www.tvoccd.sch.ir

وب گاه (وب سایت)

مقدمه ای بر چگونگی برنامه ریزی کتاب های پو دمانی

برنامه ریزی تألف «پو دمان های مهارت» یا «کتاب های تخصصی شاخه کار دانش» بر مبنای استانداردهای «مجموعه برنامه های درسی رشته های مهارتی شاخه کار دانش، مجموعه های هشتم» صورت گرفته است. براین اساس ابتدا توانایی های هم خانواده (Power Harmonic) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. سپس مجموعه مهارت های هم خانواده به صورت واحد های کار تحت عنوان (Unit) دسته بندی می شوند. در نهایت واحد های کار هم خانواده با هم مجدداً دسته بندی شده و پو دمان مهارتی (Module) را شکل می دهند.

دسته بندی «توانایی ها» و «واحد های کار» توسط کمیسیون های تخصصی با یک نگرش علمی انجام شده است به گونه ای که یک سیستم یوپا بر برنامه ریزی و تألف پو دمان های مهارت نظارت دائمی دارد. با روش مذکور یک «پو دمان» به عنوان کتاب درسی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش در «شاخه کار دانش» چاپ سپاری می شود.

به طور کلی هر استاندارد مهارت به تعدادی پو دمان مهارت (M_1 و M_2 و ...) و هر پو دمان نیز به تعدادی واحد کار (U_1 و U_2 و ...) و هر واحد کار نیز به تعدادی توانایی ویژه (P_1 و P_2 و ...) تقسیم می شوند. به طوری که هنرجویان در بیان آموزش واحد های کار (مجموع توانایی های استاندارد مربوط) و کلیه پو دمان های هر استاندارد، تسلط و مهارت کافی در بخش نظری و عملی را به گونه ای کسب خواهند نمود که آمادگی کامل را برای شرکت در آزمون جامع نهایی جهت دریافت گواهینامه مهارت به دست آورند. بدیهی است هنرآموزان و هنرجویان ارجمند شاخه کار دانش و کلیه عزیزانی که در امر توسعه آموزش های مهارتی فعالیت دارند، می توانند ما را در غنای کیفی پو دمان ها که برای توسعه آموزش های مهارتی تدوین شده است رهنمون و یاور باشند.

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

دفتر تألف کتاب های درسی فنی و

حرفه ای و کار دانش

مقدمه

حمد و سپاس خداوند تبارک و تعالی را که از کثرت الطافش بی خبریم و حمدش را با اذن او بر زبان جاری می سازیم. و امر او را اطاعت می کیم و گرنه ما را توان حمدگویی آن قیوم بی همتا نمی باشد.

پوelman حاضر در ارتباط با تجزیه و تحلیل مبانی برق و الکترونیک و اصول سیم کشی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی و چگونگی اندازه گیری کمیت های الکتریکی و الکترونیکی منطبق بر اهداف آموزشی شاخه کاردانش بر مبنای توافقی شماره ۱۰ و ۱۲ استاندارد مهارت و آموزشی تعمیر کار درجه ۲ برق خودرو به شماره کد ۸-۱,۲,۴۲,۵۵ گروه مکانیک خودرو تألیف شده است که می تواند علاوه بر هنرجویان شاخه کاردانش برای سایر علاقمندانی که فعالیت های آن ها در ارتباط با سیستم های الکتریکی خودرو می باشد مفید واقع شود پرسش های پیش آزمون به منظور ایجاد انگیزه و علاقمندی و فراهم نمودن بستر مناسبی برای یادگیری و سؤالات آزمون پایانی برای ارزیابی آموخته های مخاطبین طراحی و در ابتدا و انتهای هر واحد کار آورده شده است بدیهی است که بیان نکته نظرها و رهنمودهای تمامی عزیزانی که در امر توسعه ای آموزش های مهارتی فعالیت دارند چراغ راه مؤلفان خواهد بود.

با تشکر — مؤلفان

فهرست

۱	واحد کار اول – توانایی تجزیه و تحلیل مبانی برق
۳	پیش آزمون(۱)
۷	۱- آشنایی با الکتریسیته
۷	۱-۱- ساختمان ماده
۸	۱-۲- ساختمان اتم و اجزای تشکیل دهنده آن
۹	۱-۳- ویژگی های اتم و ذرات آن
۱۰	۱-۴- اتم های باردار
۱۱	۱-۵- هدایت الکتریکی
۱۵	۱-۶- آشنایی با کمیت های الکتریکی
۱۹	۱-۷- عوامل مؤثر در مقدار مقاومت الکتریکی
۲۰	۱-۸- قانون اهم
۲۱	۱-۹- اهم متر
۲۴	۱-۱۰- ولتاژ الکتریکی و نحوه اندازه گیری آن
۲۸	۱-۱۱- جریان الکتریکی و نحوه اندازه گیری آن
۳۲	۱-۱۲- اجزای مدار الکتریکی
۳۵	۱-۱۳- انواع مدارهای الکتریکی
۳۷	۱-۱۴- اتصال باتری ها
۳۹	۱-۱۵- سیم کشی اجزای مدار الکتریکی در خودرو
۴۰	۱-۱۶- انواع سوئیچ های بکار رفته در مدارهای الکتریکی خودرو
۴۲	۱-۱۷- آشنایی با نقشه و علائم مدارهای الکتریکی
۴۶	۱-۱۸- آشنایی با انواع سیم های مورد استفاده در سیم کشی مدارهای الکتریکی خودرو
۵۰	۱-۱۹- آشنایی با سرسیم و کانکتورها
۵۷	۱-۲۰- ابزارهای مورد استفاده در سیم کشی مدارهای الکترونیکی خودرو

۵۹	۱-۲۱- ابزار و وسایل عایق کاری
۶۲	۱-۲۲- لحیم کاری
۶۴	۱-۲۳- اصول و روش اتصال سرسریم به سیم و کابل
۶۷	۱-۲۴- دستورالعمل لحیم کاری و عایق کاری در سیم کشی مدارهای الکتریکی خودرو
۷۳	۱-۲۵- دستورالعمل سیم کشی مدارهای الکتریکی
۷۵	۱-۲۶- دستورالعمل کاربرد مولتی متر برای اندازه گیری کمیت های الکتریکی در خودرو
۷۹	خودآزمایی
۸۳	۱-۲۷- مغناطیس و الکترومغناطیس
۸۶	آزمون پایانی (۱)

۹۱	واحد کار دوم - توانایی سیم کشی مدارات الکتریکی و الکترونیکی خودرو
۹۲	پیش آزمون (۲)
۹۳	۲-۱- آشنایی با اصول الکترونیک (آنالوگ - دیجیتال)
۹۴	۲-۲- آشنایی با اجزای مدارهای الکتریکی و الکترونیکی
۱۱۶	۲-۳- آشنایی بالوازم اندازه گیری و آزمایش مدارهای الکترونیکی
۱۲۰	۲-۴- رعایت نکات ایمنی
۱۲۵	۲-۵- استفاده از دفترچه راهنمای
۱۶۶	۲-۶- آشنایی با کاربرد الکترونیک در خودرو
۱۶۷	۲-۷- آشنایی با اصول طراحی و اجرای مدارهای ساده‌ی الکترونیکی
۱۷۰	۲-۸- شناسایی مبانی طراحی و اجرای مدارهای ساده‌ی الکترونیکی
۱۸۸	۲-۹- حسگرها و عملگرها (محركها)
۱۹۱	۲-۱۰- عیب‌یابی و رفع عیب انواع حسگرها و عملگرها
۱۹۸	آزمون پایانی (۲)

هدف کلی پودمان

تجزیه و تحلیل مبانی برق و الکترونیک و اصول سیم کشی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی خودرو

واحد کار	شماره توانایی	عنوان توانایی	ساعت	نظری عملی جمع
۱	۱۲	توانایی تجزیه و تحلیل مبانی برق	۴۰	۳۲ ۸
۲	۱۰	توانایی سیم کشی مدارات الکتریکی و الکترونیکی خودرو	۱۰۰	۶۰ ۴۰
		جمع	۱۴۰	۹۲ ۴۸

واحد کار اول

توانایی تجزیه و تحلیل مبانی برق

هدف کلی

تجزیه و تحلیل مبانی برق


هدف‌های رفتاری: فرآگیر پس از گذراندن این واحد کار قادر خواهد بود :

- ۱- اصول الکتریسیته را توضیح دهد.
- ۲- کمیت‌های الکتریکی را نام ببرد.
- ۳- کمیت‌های الکتریکی را توضیح دهد و آن‌ها را محاسبه کند.
- ۴- طرز کار و کاربرد دستگاه‌های اندازه‌گیر کمیت‌های الکتریکی را توضیح دهد.
- ۵- کمیت‌های الکتریکی را اندازه‌گیری کند.
- ۶- اجزای مدار الکتریکی را توضیح دهد.
- ۷- انواع مدارهای الکتریکی را توضیح دهد.
- ۸- نقشه‌ی مدار الکتریکی را توضیح دهد.
- ۹- انواع سیم‌های مورد استفاده در سیم‌کشی خودرو را توضیح دهد.
- ۱۰- انواع سرسیم‌ها و کانکتورها را توضیح دهد.
- ۱۱- کد رنگ سیم‌ها را در سیم‌کشی خودرو توضیح دهد.
- ۱۲- اصول و روش‌های اتصال سیم‌ها و سرسیم‌ها و کانکتورها را توضیح دهد.
- ۱۳- ابزارهای مورد استفاده را در سیم‌کشی خودرو نام ببرد.
- ۱۴- وسایل عایق‌کاری در سیم‌کشی خودرو را نام ببرد و کاربرد آن‌ها را توضیح دهد.


- ۱۵- سرسيم‌ها را به سرسيم متصل کند و محل اتصال را عايق‌بندی نماید.
- ۱۶- مدار الکتریکی را سیم‌کشی و عایق‌بندی کند.
- ۱۷- مغناطیس و الکترومغناطیس را توضیح دهد.

ساعات آموزش		
جمع	عملی	نظری
۴۰	۳۲	۸


پیشآزمون (۱)

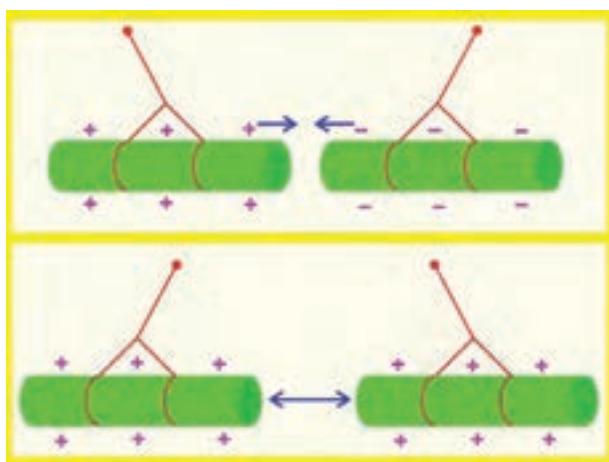

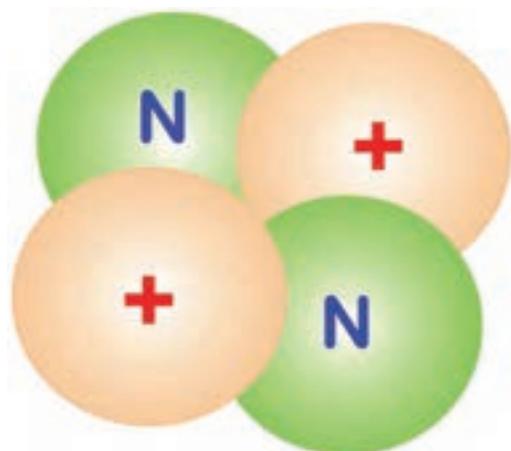۱- آنچه را که در مورد شکل رو به رو می‌دانید توضیح دهید.




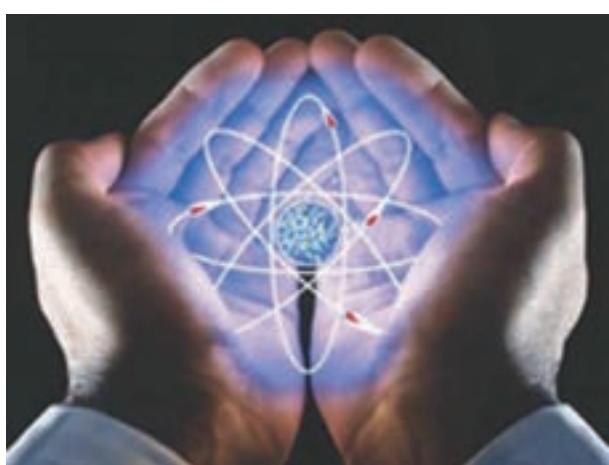۲- در مورد شکل رو به رو آنچه می‌دانید توضیح دهید.




۳- دریافت خود را از شکل رو به رو توضیح دهید.

۴- شکل رو به رو را توضیح دهید.

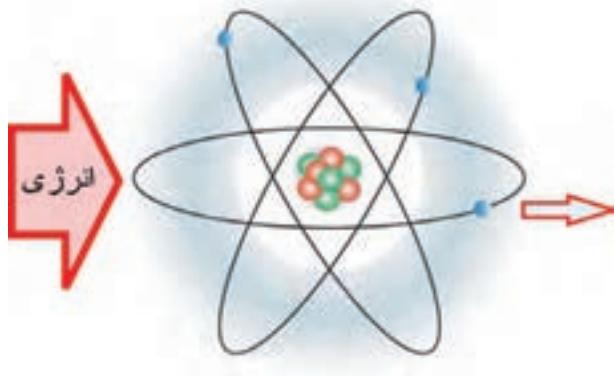

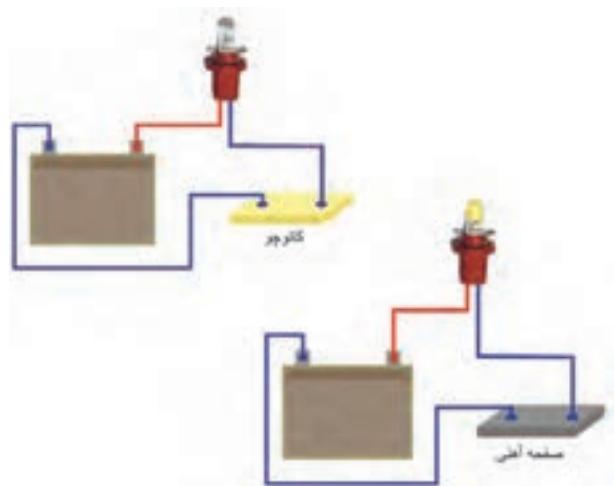
۵- دو تصویر شکل رو به رو را مقایسه کنید و دلیل روشن بودن لامپ را توضیح دهید.




۶- در شکل مقابل نام و تفاوت دو دستگاه اندازه گیر را توضیح دهید.



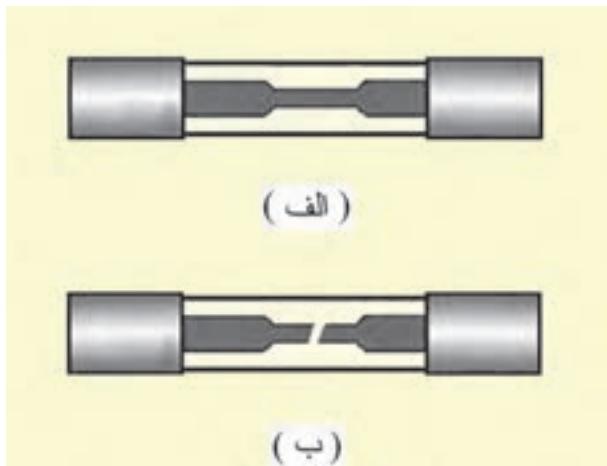۷- دو تصویر شکل رو به رو را مقایسه کنید و نتیجه را توضیح دهید.



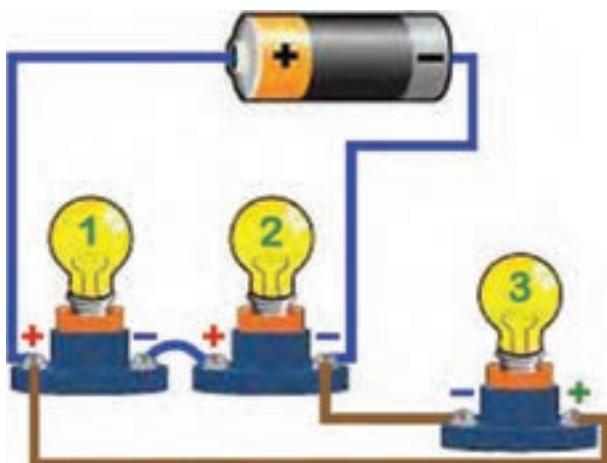۸- روش سیم‌کشی در مدار شکل رو به رو را توضیح دهید.



۹- رنگ‌بندی روکش عایق سیم‌ها به چه منظوری انجام می‌شود؟ توضیح دهید.





۱۰- نام و کاربرد قطعات نشان داده شده را در شکل رو به رو توضیح دهید.



۱۱- کاربرد ابزار نشان داده شده را در شکل رو به رو توضیح دهید.



۱۲- کاربرد قطعات نشان داده شده را در شکل رو به رو توضیح دهید.

۱۳- در کدام یک از شرایط زیر، اطراف سیم هادی جریان الکتریکی حوزه‌ی مغناطیسی ایجاد می‌شود :

الف) قراردادن آهنربا در کنار سیم

ب) پیچاندن سیم دور میله‌ی آهنی

ج) عبور جریان الکتریکی از سیم


د) هر سه مورد

۱- آشنایی با الکتریسیته



شکل ۱-۱- کهربا


الکتریسیته پدیده‌ای است که در حدود دو هزار سال پیش توسط یونانی‌ها کشف شد. آنان متوجه شدند که وقتی جسمی به نام کهربا^۱ به جسم دیگری مالش داده می‌شود نیروی مرموز و خاصی در آن به وجود می‌آید که می‌تواند اجسامی مانند برگ‌های خشک و براده‌های چوب و ... را جذب نماید. در آن دوران تمامی اجسامی که مانند کهربا عمل می‌کردند «الکتریک» نام گذاری شد ولی بعدها دریافتند که بعضی از اجسام پس از مالش دادن یکدیگر را جذب و برخی هم‌دیگر را دفع می‌نمایند. در شکل ۱-۱ شماتیک کهربا نشان داده شده است.

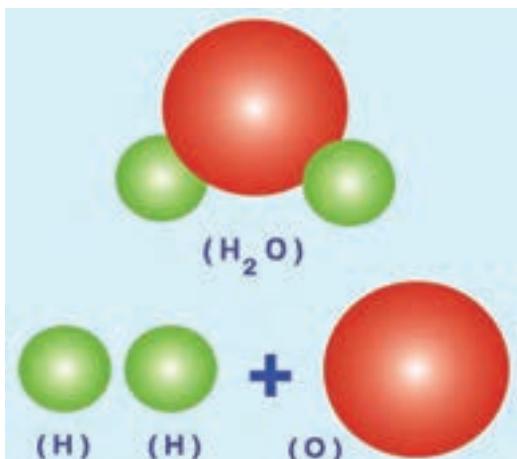

شکل ۱-۲- ترکیب عناصر

۱-۱- ساختمان ماده


ماده در طبیعت به سه شکل جامد، مایع، گاز یافته می‌شود ماده اگر از یک عنصر تشکیل شده باشد «ماده‌ی ساده» و در صورتی که از دو یا چند عنصر به وجود آمده باشد «ماده‌ی مرکب» نامیده می‌شود. برای مثال هیدروژن (H) یا اکسیژن (O) مواد ساده هستند اما از ترکیب آن‌ها ماده‌ای به نام آب (H₂O) حاصل می‌شود که «ماده‌ی مرکب» است (شکل ۱-۲).

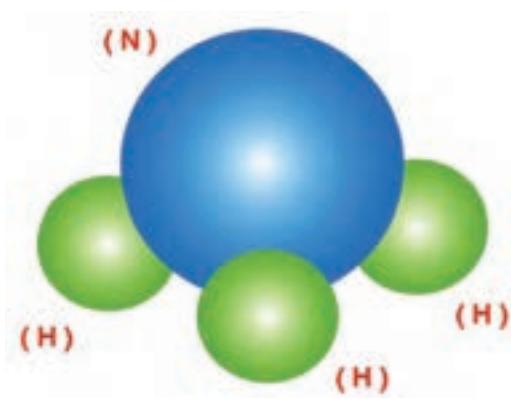

شکل ۱-۳- ملکول

کوچک‌ترین جزء یک ماده را ملکول می‌نامند. در شکل ۱-۳ یک ملکول آمونیاک نشان داده شده که از به هم پیوستن سه اتم هیدروژن و یک اتم نیتروژن حاصل شده است. بر همین اساس به کوچک‌ترین جزء یک ملکول نیز اتم گفته می‌شود.

۱- کهربا ماده‌ای است سخت و سنگ مانند که به رنگ زرد مایل به قهوه‌ای یافت می‌شود.

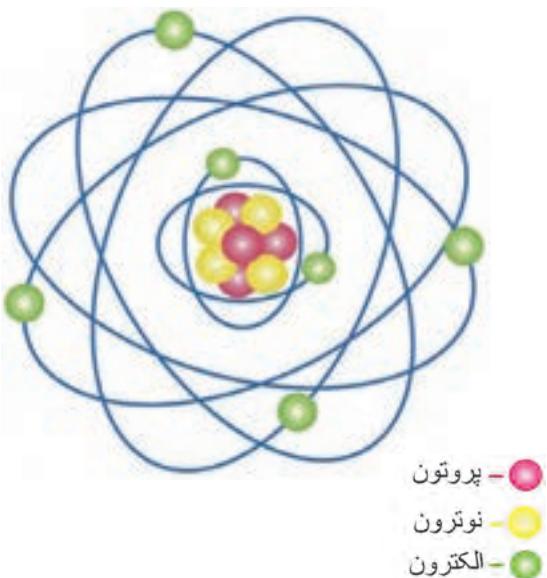


شکل ۱-۴— مدل اتم

۱-۲— ساختمان اتم و اجزای تشکیل دهنده‌ی آن
ساختمان انم هر عنصر از دو قسمت تشکیل شده است :

— هسته


— مدارهای الکترونی

هسته‌ی اتم متشکل از ذرات کوچکی به نام پروتون^۱ و نوترون^۲ است که ذره‌های کوچک دیگری به نام الکترون^۳ در مدارهای مشخصی به دور آن گردش می‌کنند. مدل اتمی عناصر مانند منظومه‌ی بسیار کوچک خورشیدی است که هسته‌ی اتم مانند خورشید و الکترون‌ها مانند سیارات بر روی مدارهایی حول هسته می‌چرخند. در شکل شماتیک ۱-۴ اجزای ساختمان اتم نشان داده شده است.

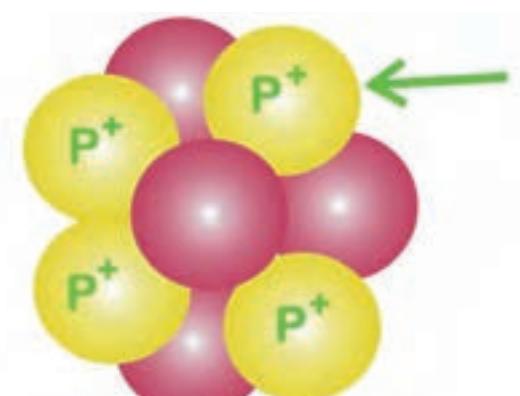

شکل ۱-۵— پروتون‌های داخل هسته

۱-۲-۱— پروتون: پروتون ذره‌ای است که بار الکتریکی آن مثبت است (P^+) جرم این ذره 184° برابر جرم الکترون است و در هسته‌ی اتم قرار دارد. پروتون‌ها به دلیل بالا بودن جرم‌شان فاقد حرکت‌اند. از این‌رو، در هدایت جریان الکتریکی نقش ندارند. به پروتون‌های داخل هسته عدد اتمی گفته می‌شود. در شکل ۱-۵ تصویر شماتیک پروتون‌های داخل هسته‌ی اتم دیده می‌شوند.

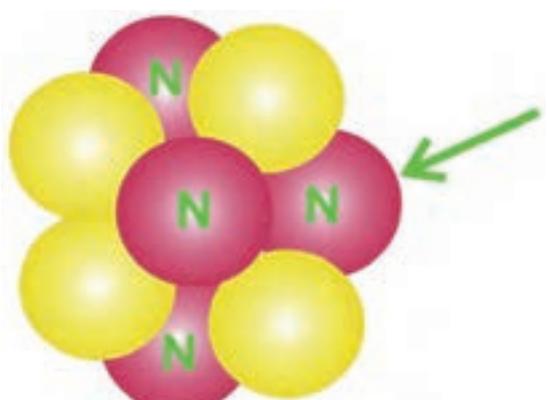


شکل ۱-۶— نوترون‌های داخل هسته


۱-۲-۲— نوترون: نوترون جزء دیگری از اتم است که به همراه پروتون‌ها در داخل هسته‌ی اتم قرار دارد. این ذره بار الکتریکی مشخصی ندارد و به همین سبب آن را ذره‌ی خنثا نیز می‌نامند. به مجموعه‌ی تعداد پروتون‌ها و نوترون‌ها در یک اتم، عدد جرمی گفته می‌شود. در شکل شماتیک ۱-۶ نوترون‌های داخل هسته‌ی اتم نشان داده شده است.

۱-۲-۳- الکترون : الکترون نیز یکی از اجزای اساسی تشکیل دهنده‌ی اتم است. این ذره دارای بار الکتریکی منفی است (−e). الکترون‌ها بر روی مدارهایی به نام اوربیتال در اطراف هسته‌ی اتم دائمًا می‌چرخند.


الکترون‌ها با تعداد مشخص و نظم خاصی بر روی این لایه‌های الکترونی قرار گرفته‌اند. مدار خارجی هر اتم را لایه‌ی والانس و الکترون‌های روی این مدار را «الکترون‌های والانس» یا الکترون‌های ظرفیت می‌نامند. این الکترون‌ها در تعیین خواص هدایت الکتریکی مواد، نقشی اساسی دارند. در شکل ۱-۷ لایه‌ی والانس با فلش قرمز رنگ و الکترون والانس با فلش آبی رنگ نشان داده شده است. تعداد الکترون‌های مدار والانس هر اتم حداقل یک عدد و حداکثر هشت الکترون است.

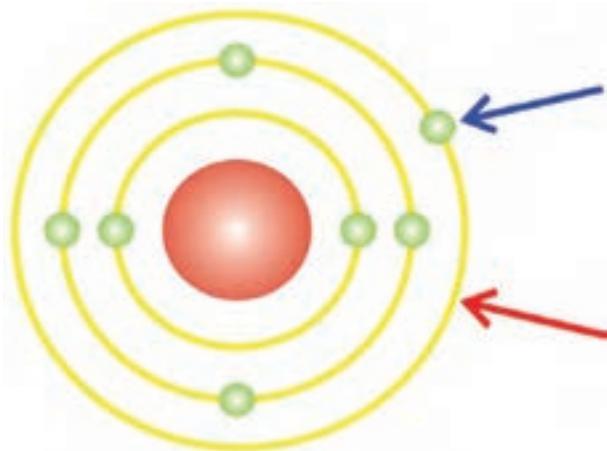

شکل ۱-۷- مدار والانس (ظرفیت)

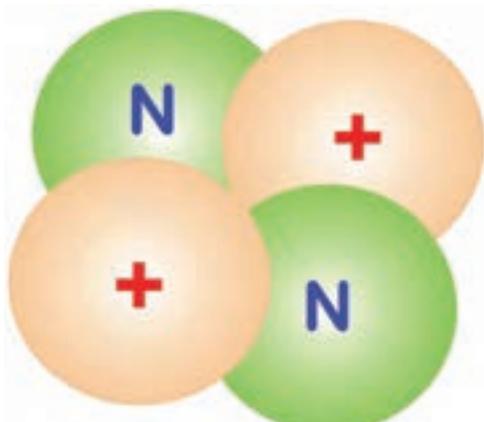

شکل ۱-۸- پروتون با بار مثبت و نوترون داخل هسته‌ی اتم

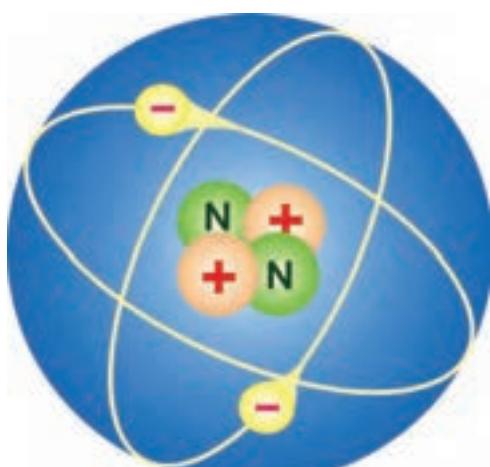

شکل ۱-۹- الکترون و مدار چرخش آن

۳-۱- ویژگی‌های اتم و ذرات آن

- پروتون دارای بار مثبت است و در هسته‌ی اتم قرار دارد.

- نوترون بدون بار است و مانند پروتون در داخل هسته‌ی


اتم قرار دارد.

در شکل ۱-۸ نوترون و پروتون‌های داخل هسته‌ی اتم به صورت شماتیک نشان داده شده است.

- الکترون دارای بار منفی است و روی مدارهای اطراف هسته‌ی اتم می‌چرخد (مدار الکترون‌ها بیضوی است). در شکل ۱-۹ شماتیک مدار الکترون‌ها دیده می‌شود.


گفتنی است که در حالت عادی تعداد الکترون‌ها و

پروتون‌های هر اتم با هم برابرند.

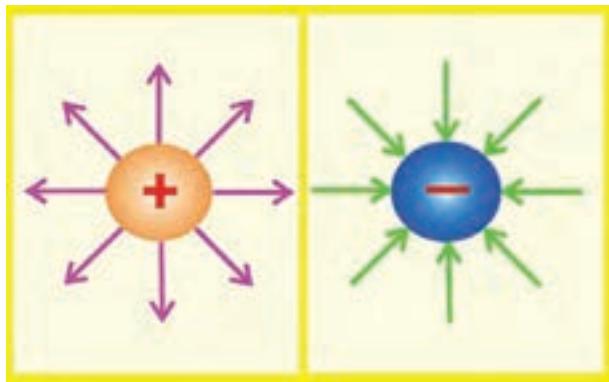

شکل ۱-۱۰

- جهت خطوط نیروی بارهای منفی در ذرات باردار به سمت داخل و جهت خطوط نیروی بارهای مثبت به سمت خارج قرار داده شده است. در شکل ۱-۱۰ جهت خطوط نیرو در ذرات داخل هسته ای اتم به صورت شماتیک نشان داده شده است.

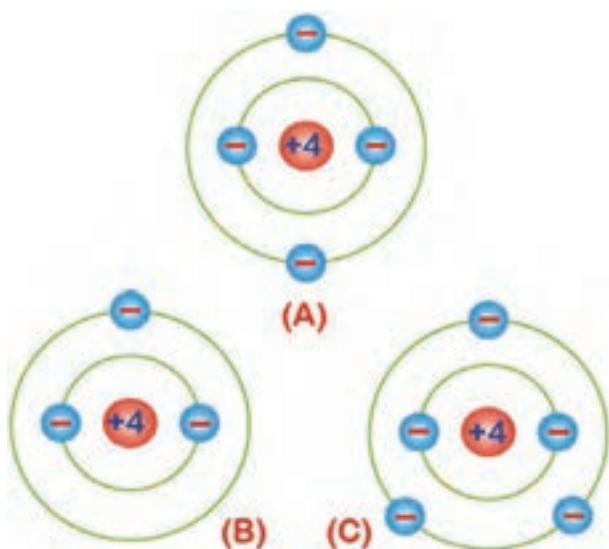


شکل ۱-۱۱- حالت‌های مختلف اتم

۴-۱- اتم‌های باردار

همان‌طور که ذکر شد، تعداد الکترون‌های یک اتم در شرایط عادی با تعداد پروتون‌های آن مساوی است. به این حالت وضعیت خنثا گفته می‌شود. حال چنان‌چه اتم، الکترون از دست بدهد. به دلیل این که الکترون دارای بار منفی است به علت کم‌بود الکترون دارای بار مثبت خواهد شد و در صورتی که اتمی الکترون به دست آورد دارای بار الکتریکی منفی می‌شود. اتم‌های باردار «یون» نامیده می‌شوند. در شکل شماتیک ۱-۱۱ حالات‌های مختلف یک اتم دیده می‌شود :

- a - اتم خنثا
- b - اتم یا یون مثبت
- c - اتم یا یون منفی

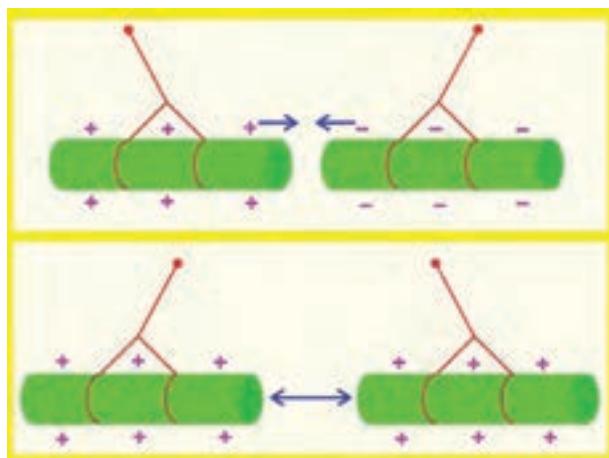


شکل ۱-۱۲

توجه: به خاطر داشته باشید که بارهای همنام یکدیگر را دفع و بارهای غیرهم‌نام یکدیگر را جذب می‌نمایند. در شکل ۱-۱۲ اثر بارهای استاتیکی بریکدیگر نشان داده شده است.

۱-۵- هدایت الکتریکی

برای تولید جریان الکتریکی لازم است که الکترون‌های والانس از اتم جدا و آزاد شوند به دلیل این که الکترون‌های مدار آخر (والانس) نسبت به هسته اتم دورتر هستند، لذا نیروی جاذبه‌ی کمتری از طرف هسته به آن‌ها اثر می‌کند. در این صورت، با دریافت انرژی کمتری می‌توانند از مدار خود خارج شوند و انتقال یابند. تعداد الکترون‌های لایه‌ی آخر در میزان هدایت جریان الکتریکی نقش اساسی دارند و به طور کلی هر چه الکترون‌های این لایه کمتر باشند ماده الکtron‌هایش را با دریافت انرژی کمتری آزاد می‌کند (شکل ۱-۱۳). مواد از لحاظ هدایت الکتریکی به سه دسته تقسیم می‌شوند:

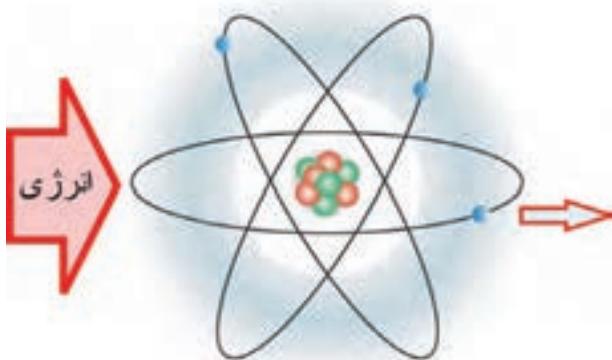

شکل ۱-۱۳


- هادی‌ها

- عایق‌ها

- نیمه‌هادی‌ها


۱-۵-۱- هادی‌ها: به موادی که الکترون‌های مدار

آخر آن‌ها (مدار والانس) به راحتی آزاد و منتقل می‌شوند هادی‌ها یا رسانا گفته می‌شود. تعداد الکترون‌های لایه‌ی آخر هادی‌ها کمتر از چهارند و معمولاً^(۱)،^(۲) یا^(۳) (۳) الکترون دارند. مدارهای الکترونی اتم‌ها را به ترتیب با حروف اختصاری: K، L، M، N، O، ... مشخص می‌کنند. در شکل شماتیک ۱-۱۴ ساختمان اتمی عنصر مس با تعداد الکترون‌های لایه‌های مختلف آن نشان داده شده است.

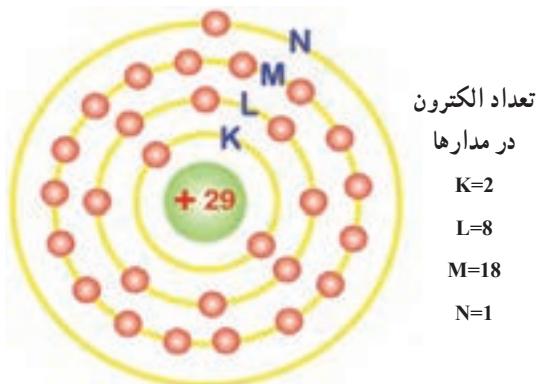


شکل ۱-۱۴- ساختمان اتمی عنصر مس

هرگاه به اتم‌های یک هادی انرژی داده شود بین الکترون‌های آن تقسیم می‌شود و در اتم‌هایی که تعداد الکترون‌های والانس آن کمتر باشد انرژی بیشتری به هر الکترون می‌رسد. در شکل ۱-۱۵ اثر انرژی خارجی به الکترون‌های لایه‌ی آخر اتمی، به صورت شماتیک، نشان داده شده است.

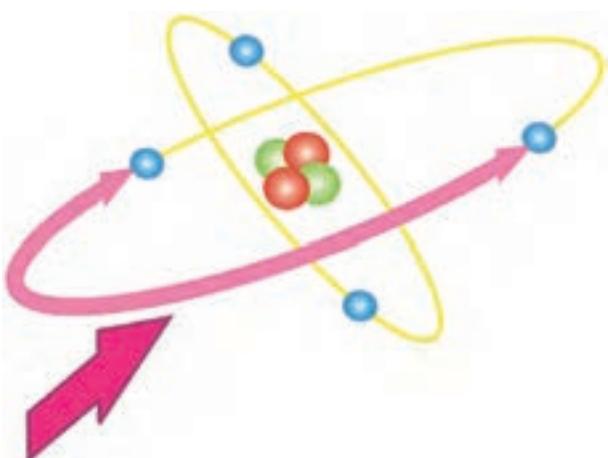


شکل ۱-۱۵

مواد هادی جریان الکتریکی را به راحتی از خود عبور می‌دهند. یعنی الکترون‌ها به آسانی از یک اتم به اتم دیگر منتقل می‌شوند. از هادی‌های خوب می‌توان نقره، مس، طلا و آلومینیوم را نام برد. مس به دلیل ارزانی و فراوانی در تهیه و ساخت سیم‌ها و کابل‌های صنعت برق کاربرد بیشتری دارد. جریان الکتریکی از اتم به اتم ماده‌ی رسانا (هادی) در شکل شماتیک ۱-۱۶ دیده می‌شود.

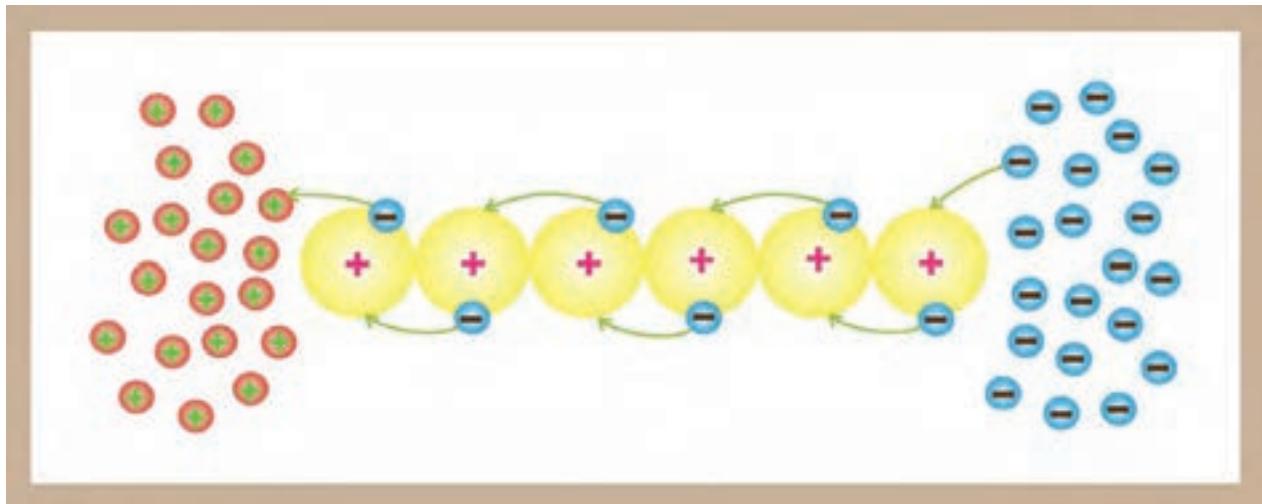


شکل ۱-۱۶- انتقال الکترون‌ها از اتم‌های ماده‌ی هادی

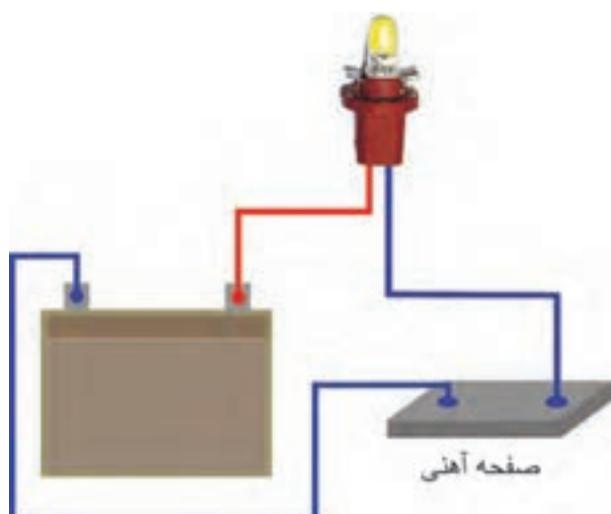


شکل ۱-۱۷- صفحه آهنی صفحه آهنی

آهن نیز از جمله موادی است که هادی جریان الکتریسیته است و الکترون‌ها از یک اتم به اتم دیگر آهن منتقل می‌شوند. در آزمایش شکل ۱-۱۷، اثر هدایت صفحه‌ی آهنی در برقراری جریان الکتریکی مدار لامپ نشان داده شده است. در صنعت خودرو، شاسی و بدنه‌ی خودروها از آلیاژ آهن طراحی و ساخته می‌شود تا از خاصیت هدایت الکتریکی آن در برقراری مدارهای الکتریکی خودرو استفاده شود.

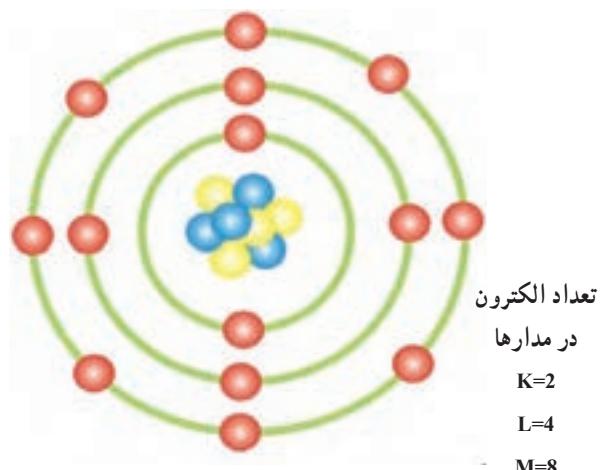


شکل ۱-۱۸— آرایش الکترونی یک نوع عایق.

۱-۵-۲— عایق‌ها: به موادی که الکترون‌های مدار والانس آن‌ها تمایل به ماندن در مدار خود داشته باشند مواد عایق گویند. در مواد عایق آزاد کردن الکترون‌های لایه‌ی آخر اتم‌ها بسیار مشکل است و در نتیجه این مواد نمی‌توانند به راحتی جریان الکتریکی را از خود عبور دهند. لایه‌ی آخر اتم‌های عایق‌ها الکترونی یک نوع ماده‌ی عایق نشان داده شده است.
 عایق‌هایی که در صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرند اغلب از ترکیب مواد مختلف حاصل می‌شوند موادی مانند میکا، کائوچو و انواع لاستیک‌ها عایق‌های خوبی به شمار می‌روند.

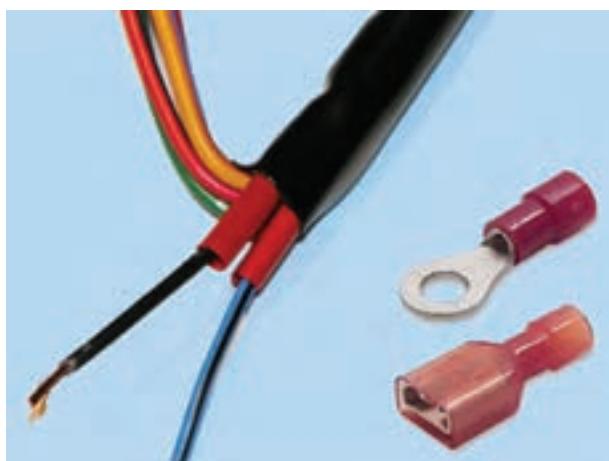


شکل ۱-۱۹— کاربرد مواد عایق

از مواد عایق الکتریسیته برای روکش کردن سیم‌ها، کابل‌ها، اتصالات الکتریکی و ... استفاده می‌شود. در شکل ۱-۱۹، کاربرد این نوع مواد برای عایق کاری سیم‌ها و اتصالات الکتریکی مورد استفاده در سیم‌کشی مدارهای الکتریکی خودرو دیده می‌شود.

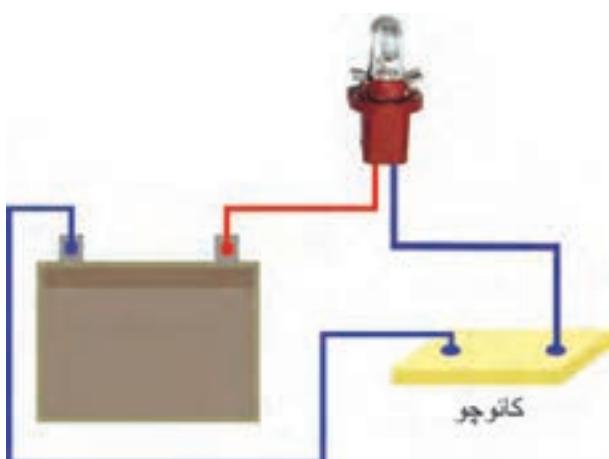


شکل ۱-۲۰

مقاومت مواد عایق را، در مقابل عبور جریان الکتریکی می‌توان به کمک یک قطعه کائوچو، باتری خودرو، لامپ ۱۲ ولتی آزمایش نمود. لامپ و قطعه‌ی کائوچو را، مطابق شکل ۱-۲۰، در مدار الکتریکی باتری قرار دهید و سیم‌های ترمینال منفی باتری و یکی از ترمینال‌های لامپ را به کائوچو متصل کنید. مشاهده خواهید کرد که لامپ به دلیل عایق بودن کائوچو روشن نخواهد شد.

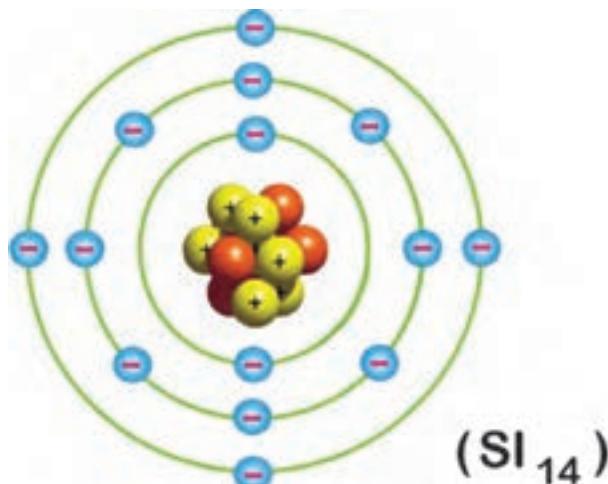

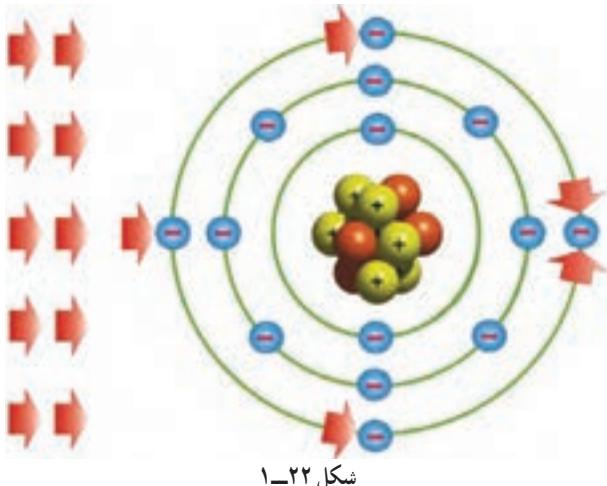
شکل ۱-۲۱- آرایش الکترونی یک نوع ماده‌ی نیمه‌هادی



۱-۵-۳- نیمه‌هادی‌ها : نیمه‌هادی‌ها موادی هستند که از نظر آزاد کردن الکترون والانس (الکترون لایه‌ی آخر اتم) در حد فاصل عایق‌ها و هادی‌ها قرار دارند. این نوع مواد در شرایط عادی خنثا هستند و برای افزایش میزان هدایت الکتریکی معمولاً آن‌هارا با مواد دیگری ترکیب می‌کنند. تعداد الکترون‌های والانس نیمه‌هادی‌ها چهار الکtron است. در شکل شماتیک ۱-۲۱ آرایش الکترونی یک ماده‌ی نیمه‌هادی نشان داده شده است.


مواد نیمه‌هادی تمایلی به از دست دادن یا دریافت کردن الکترون ندارند ولی در صورتی که انرژی خارجی به آن‌ها وارد شود می‌توانند الکترون آزاد کنند. انرژی وارد شده به نیمه‌هادی مایین الکترون‌های والانس (الکترون‌های لایه‌ی آخر اتم) تقسیم می‌شود. در شکل شماتیک ۱-۲۲، تقسیم انرژی بین الکترون‌های لایه‌ی آخر اتم یک ماده‌ی نیمه‌هادی نشان داده شده است.

از نیمه‌هادی‌هایی که در الکتریسیته کاربرد دارند می‌توان سیلیسیم (Si) و ژرمانیوم (Ge) را نام برد. هر اتم سیلیسیم دارای ۱۴ الکترون است، که به ترتیب در لایه‌ی اول ۲ الکترون، در لایه‌ی دوم ۸ الکترون و در لایه‌ی والانس ۴ الکترون قرار دارند. در اتم ژرمانیوم نیز تعداد ۳۲ الکترون وجود دارد، که به ترتیب، در لایه‌ی اول ۲ الکترون، در لایه‌ی دوم ۸ الکترون، در لایه‌ی سوم ۱۶ الکترون و در لایه‌ی والانس ۴ الکترون قرار گرفته است.

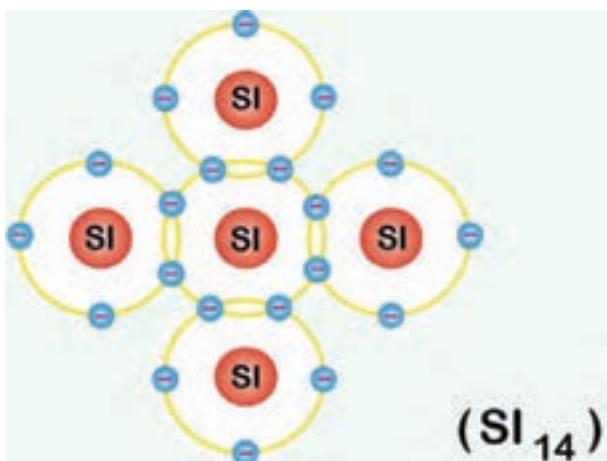


شکل ۱-۲۳- شبکه‌ی کریستالی اتم‌های سیلیسیم


نحوه‌ی قرارگرفتن اتم‌های نیمه‌هادی‌ها در کنار یکدیگر به صورت اشتراکی است و از اشتراک الکترون‌های والانس در نیمه‌هادی‌ها شبکه‌ای حاصل می‌شود که آن را شبکه‌ی کریستالی گویند. در شکل ۱-۲۳، شبکه‌ی اشتراکی اتم‌های نیمه‌هادی سیلیسیم به صورت شماتیک نشان داده شده است.

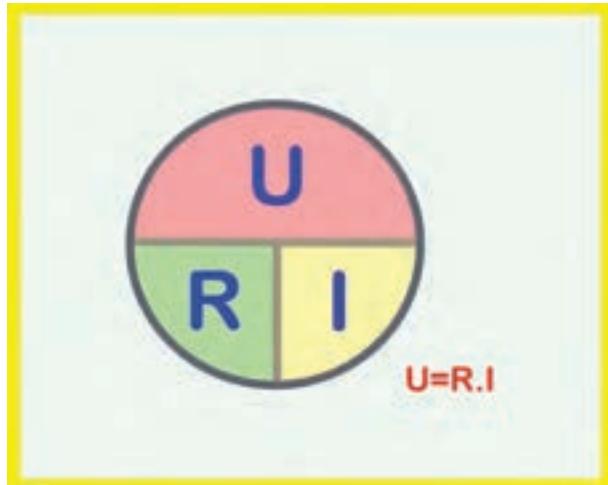

شکل ۱-۲۴

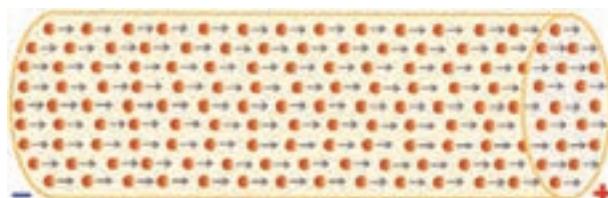


شکل ۱-۲۵

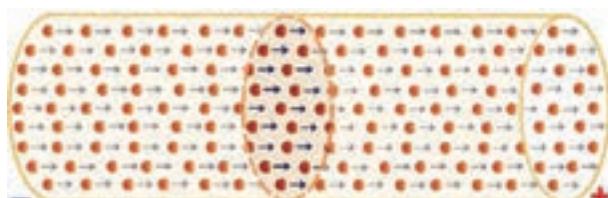

سطح فرضی سیم یا کابل

شکل ۱-۲۶

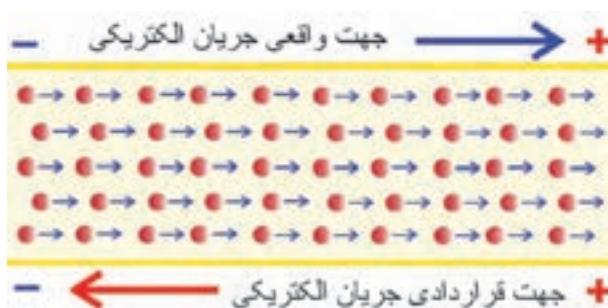

شکل ۱-۲۷- جهت حرکت واقعی و قراردادی جریان الکتریکی

۶-۱- آشنایی با کمیت‌های الکتریکی

- شدت جریان

- ولتاژ یا اختلاف سطح الکتریکی

- مقاومت الکتریکی

در شکل ۱-۲۴ رابطه‌ی ریاضی کمیت‌های الکتریکی نشان داده شده است.


۱-۶- شدت جریان الکتریکی : در صورتی که

با اعمال انرژی به مدار والانس یک اتم الکترون‌های آن را آزاد کنیم و در یک مسیر حرکت دهیم جریان الکتریکی به وجود می‌آید. انرژی الکترون‌های آزادی که در یک جهت قراردارند با هم جمع می‌شوند و انرژی آزاد پیش‌تری را ایجاد می‌کنند. در شکل شماتیک ۱-۲۵، جریان الکتریکی حاصل از الکترون‌های آزاد جاری از سیم مسی دیده می‌شود.

بنا بر تعریف، مقدار الکترون‌های آزادی را که از یک


قطع در فاصله‌ی زمان معینی عبور می‌کند شدت جریان الکتریکی می‌گویند. شدت جریان الکتریکی را با حرف (I) نشان می‌دهند، که بر حسب آمپر (A) سنجیده می‌شود (شکل ۱-۲۶). یک آمپر شدت جریانی است که در اثر عبور 6×10^{18} الکtron در واحد زمان (۱ ثانیه) از سطح مقطع سیم عبور می‌کند.

با توجه به این که عامل به وجود آمدن جریان الکتریکی الکترون‌ها هستند و این ذرات بار منفی دارند، لذا جهت واقعی جریان الکتریکی از قطب منفی به سمت قطب مثبت است، و لی بر حسب قرارداد، جهت جریان الکتریکی در مدارها از قطب مثبت به طرف قطب منفی در نظر گرفته می‌شود. در شکل شماتیک ۱-۲۷، جهت جریان الکتریکی نشان داده شده است.

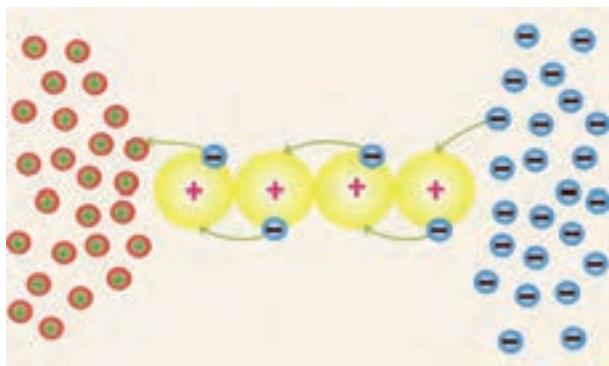


شکل ۱-۲۸

حرکت الکترون‌های آزاد در درون ماده‌ی هادی (برای مثال سیم مسی) به صورت «ضربه‌ای» صورت می‌گیرد. یعنی در مدارهای والانس، الکtron‌ها با یکدیگر برخورد می‌کنند و از اتمی به اتم دیگر منتقل می‌شوند. (ضربه‌های انرژی را، که از یک الکtron به الکtron دیگری وارد و باعث جابه‌جایی آن می‌شود، جریان الکتریکی می‌نامند). در شکل شماتیک ۱-۲۸ حرکت الکtron‌ها از یک اتم به اتم دیگر نشان داده شده است. تراکم و فشردگی الکtron‌های جاری در یک هادی به سطح مقطع آن بستگی دارد. برای مثال در صورتی که شدت جریانی معادل 10 آمپر از دو سیم مسی با سطح مقطع متفاوتی عبور کند تراکم الکtron‌ها در سیمی که سطح مقطع آن بزرگ‌تر است کم‌تر خواهد بود. در شکل شماتیک ۱-۲۹، تراکم الکtron‌ها در دو سیم مسی با سطح مقطع متفاوت نشان داده شده است.

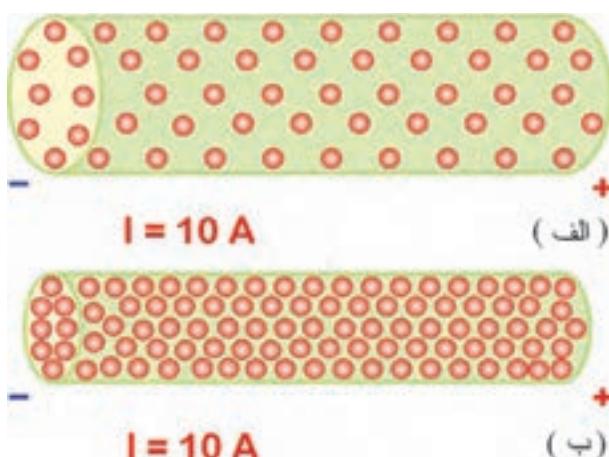

شکل ۱-۲۹

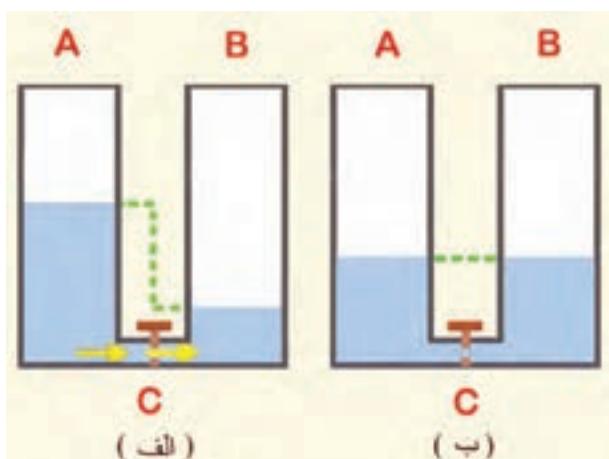

شکل ۱-۳۰

۱-۶-۱- اختلاف سطح الکتریکی (ولتاژ): فرض کنید دو مخزن (A) و (B) به وسیله‌ی لوله‌ی (C) به یکدیگر متصل شده است. چنان‌چه ارتفاع مایع داخل مخزن (A) بیش‌تر از ارتفاع مایع مخزن (B) باشد، پس از برقرار کردن ارتباط دو مخزن، بر اثر فشار وارد بر سطح مایع مخزن (B) و به دلیل اختلاف سطح مایع در دو مخزن (شکل الف - ۱-۳۰) مایع از مخزن A به طرف مخزن (B) جریان می‌یابد. جریان مایع از لوله‌ی (C) تا زمانی ادامه می‌یابد که سطح مایع در هر دو مخزن یکسان شود (شکل ب - ۱-۳۰). همان‌طور که برای به حرکت درآوردن مایع درون مخزن به اعمال فشار نیاز است برای به حرکت درآوردن الکtron‌ها نیز فشار الکتریکی مورد نیاز است تا جریان الکتریکی ایجاد شود. نیرویی را که باعث به وجود آمدن جریان الکتریکی در مدار می‌شود. نیروی محرکه الکتریکی می‌نامند.



شکل ۱-۳۱- باتری خودرو


جدول ۱-۱

واحد اصلی		اجزاء		اضعاف	
علامت	V	μV	mV	KV	MV
نام واحد فرعی	ولت	میکروولت	میلیولت	کیلوولت	مگاولت
ضریب	۱	1×10^{-6}	1×10^{-3}	1×10^3	1×10^6

فشار الکتریکی توسط یک منبع انرژی تأمین می‌شود.
منبع بخشی از مدار الکتریکی است که موجب حرکت الکترون‌ها در مدار می‌گردد. به همین دلیل منبع را عامل به وجود آورنده‌ی نیروی محرکه‌ی الکتریکی می‌گویند (E.M.F)^۱. در خودروها باتری به عنوان منبع الکتریکی به شمار می‌رود (شکل ۱-۳۱).

* اختلاف پتانسیل الکتریکی باعث اعمال نیرو بر الکترون‌ها می‌شود و الکترون‌ها از پتانسیل بیشتر به طرف پتانسیل کم‌تر حرکت می‌کنند.

اختلاف پتانسیل یا ولتاژ با حرف V یا u نشان داده می‌شود.
واحد اصلی آن ولت (V) است. در جدول ۱-۱ اجزاء و اضعاف ولت نشان داده شده است.

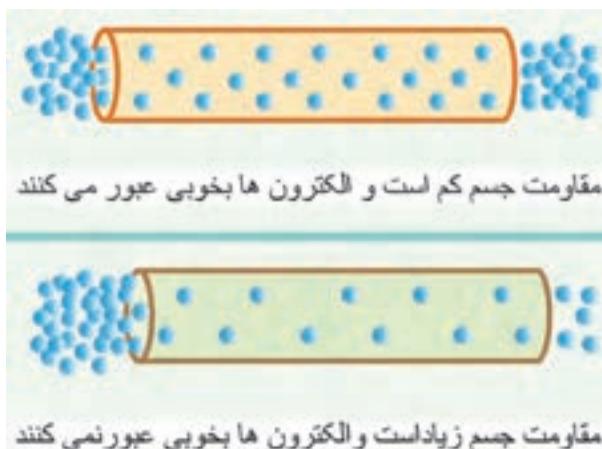


شکل ۱-۳۲

۳-۱- مقاومت الکتریکی : با توجه به این که تعداد الکtron‌های لایه‌ی والانس (لایه‌ی آخر) مواد مختلف نسبت به هم متفاوت اند میزان هدایت آن‌ها نیز با یک دیگر متفاوت است و نمی‌توانند جریان الکتریکی را به یک اندازه از خود عبور دهند.
بنابراین، هر جسمی که قابلیت هدایت الکتریکی آن زیاد باشد مقاومت الکتریکی کم‌تری دارد. و هر جسمی که قابلیت هدایت الکتریکی آن کم باشد مقاومت الکتریکی زیادتری دارد. در شکل ۳-۲، میزان هدایت دو جسم مختلف نشان داده شده است.

۱-E.M.F= Electro Motive Force

هادی جریان الکتریکی

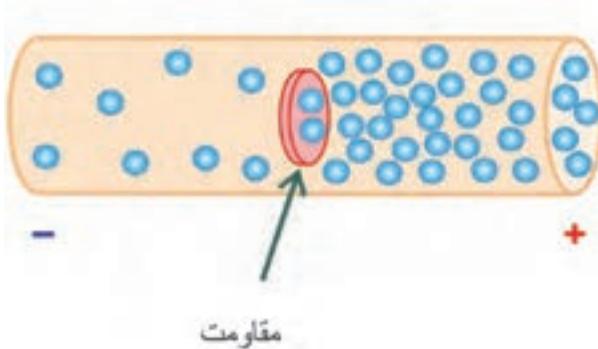


شکل ۱-۳۳

به طور کلی خاصیت مخالفت در برابر عبور جریان الکتریکی مقاومت نامیده می‌شود و آن را با حرف (R) نمایش می‌دهند. واحد سنجش مقاومت الکتریکی اهم است که با علامت (Ω) نشان داده می‌شود. یک اهم مقاومتی است که تحت اختلاف پتانسیل یک ولت، جریانی معادل یک آمپر را از خود عبور می‌دهد. در شکل شماتیک ۱-۳۳، مقاومت در مقابل جریان الکتریکی نشان داده شده است.



شکل ۱-۳۴

مقاومت الکتریکی بعضی مواقع به صورت ناخواسته و مزاحم، در مدارهای الکتریکی (مانند مقاومت الکتریکی سیم‌های رابط بین اجزای مدار الکتریکی) وجود دارد که این نوع مقاومت باعث ایجاد تلفات الکتریکی می‌شود (افت ولتاژ در مدار). در مواردی نیز مقاومت می‌تواند جزئی از مدار قرار گیرد. در این حالت، نه صورت یک مصرف‌کننده در مدار قرار گیرد. در این حالت، نه تنها مزاحم نیست، بلکه علاوه بر کنترل جریان الکتریکی باعث تولید حرارت نیز می‌شود. برای مثال، می‌توان از مقاومت الکتریکی به کار رفته در گرمکن شیشه عقب یا آبینه‌های جانبی خودرو نام برد. در شکل ۱-۳۴، المنت‌های حرارتی نصب شده در روی شیشه‌ی عقب خودرویی با فشن نشان داده شده است.

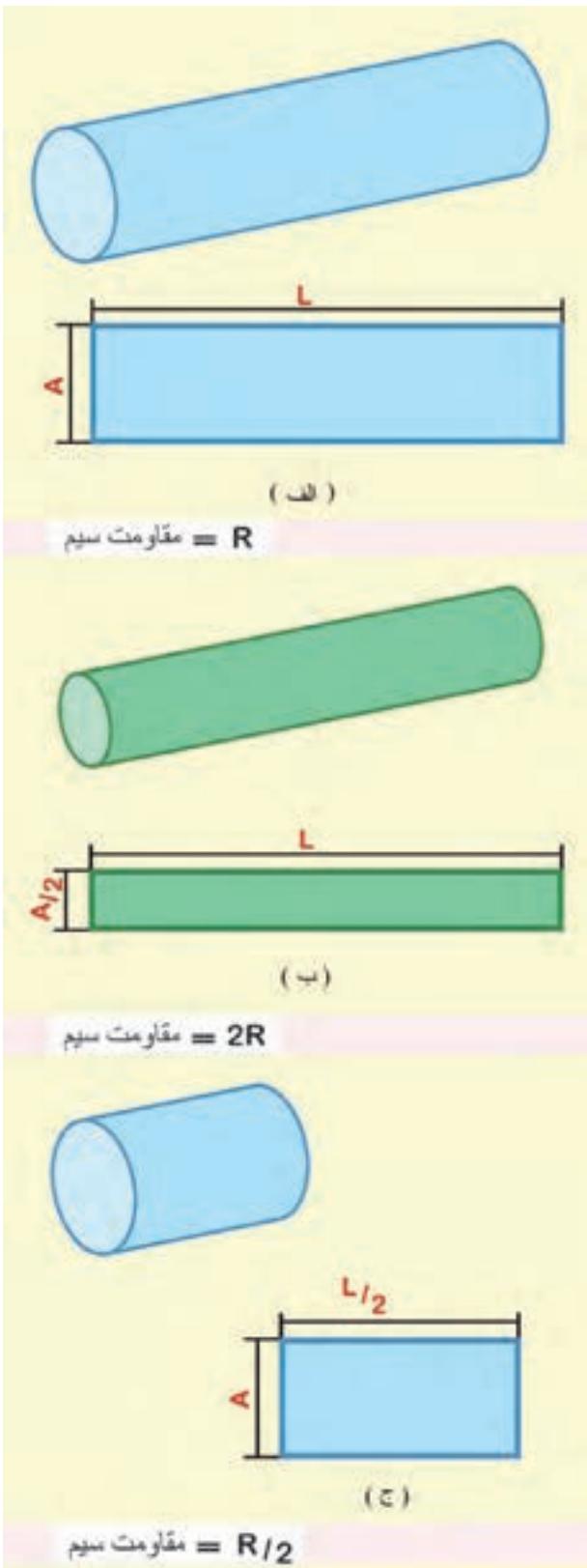

شکل ۱-۳۵

۷-۱- عوامل مؤثر در مقدار مقاومت الکتریکی
مقدار طول و سطح مقطع هر سیم هادی جریان الکتریکی از عوامل مؤثر در تعیین میزان مقاومت آن به شمار می‌رود. در صورتی که مقاومت سه قطعه سیم با مشخصات (شکل ۱-۳۵) :

- سیم الف به طول (L) و سطح مقطع (A).

- سیم ب به طول (L) و سطح مقطع ($\frac{A}{2}$).

- سیم ج به طول ($\frac{L}{2}$) و سطح مقطع (A).

و از یک جنس را اندازه‌گیری کنیم نتایج زیر حاصل می‌شود :

- مقدار مقاومت سیم (الف) برابر با R است، که آن را مقدار مقاومت مبنا در نظر می‌گیریم.

- مقدار مقاومت سیم (ب) که سطح مقطع آن نصف سطح مقطع سیم (الف) است و برابر با $\frac{1}{2}R$ خواهد بود.

- مقدار مقاومت سیم (ج) نیز که طول آن نصف طول سیم (الف) است برابر با $\frac{R}{2}$ اندازه‌گیری می‌شود.

با مقایسه و بررسی نتایج اندازه‌گیری به دست آمده می‌توان گفت که مقاومت یک سیم هادی با طول آن رابطه‌ای مستقیم و با سطح مقطع آن نسبت عکس دارد.

مقاومت الکتریکی از فرمول $R = \frac{L}{A}$ محاسبه می‌شود

که در آن :

R مقاومت الکتریکی برحسب اهم (.)

L طول سیم یا کابل برحسب متر (m)

A سطح مقطع سیم یا کابل برحسب میلی متر مربع (mm²)

مقاومت مخصوص جنس سیم یا کابل برحسب اهم

میلی متر مربع بر متر ($\frac{mm^2}{m}$)

سطح مقطع سیم یا کابل برابر است با :


$$A = n \cdot A_1$$

A₁ سطح مقطع یک رشته از سیم


n تعداد رشته‌های سیم

۱-۱- قانون اهم

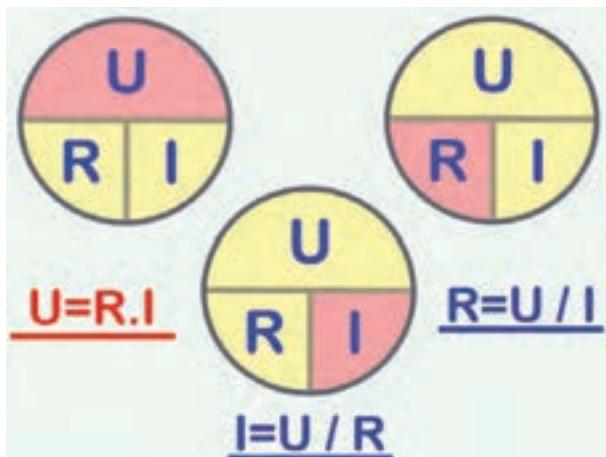رابطه‌ی بین ولتاژ (V)، شدت جریان (I) و مقاومت الکتریکی (R) را برای اولین بار دانشمندی به نام اهم کشف کرد. او متوجه شد که اگر مقاومت یک مدار ثابت باشد و ولتاژ منع تغذیه افزایش یابد شدت جریان نیز افزایش می‌یابد و در صورتی که ولتاژ منع تغذیه ثابت باشد و مقدار مقاومت مدار افزایش یابد شدت جریان در مدار کاهش می‌یابد در شکل ۱-۳۶ رابطه‌ی بین ولتاژ، شدت جریان و مقاومت الکتریکی دیده می‌شود.



۱-۳۶

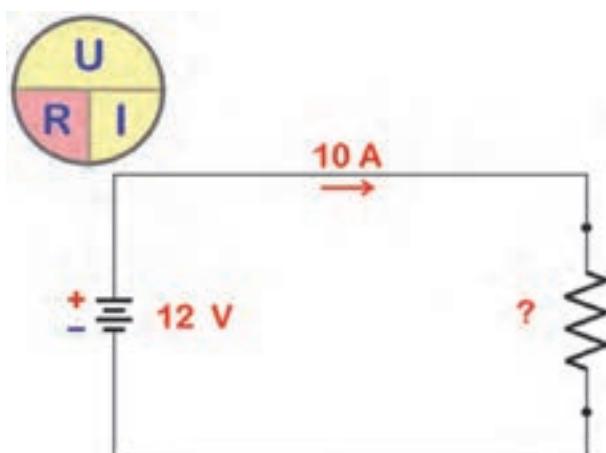

۱-۳۷


مثال— در مدار الکتریکی نشان داده شده در شکل ۱-۳۷
مقدار مقاومت چند اهم است؟

$$R = \frac{U}{I}$$

$$R = \frac{12}{10}$$

$$R = 1.2\text{ اهم}$$

حل:

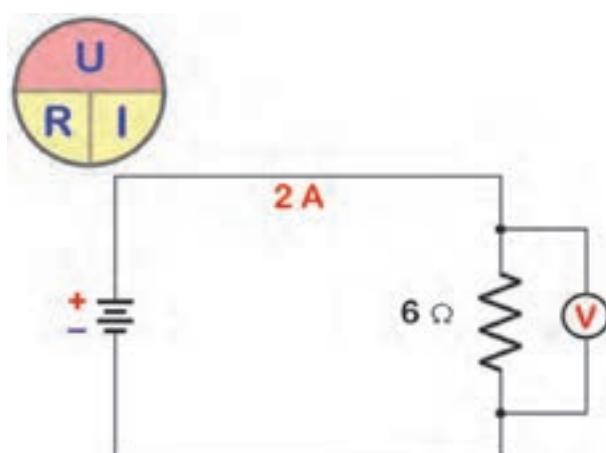

۱-۳۸

مثال— ولتاژ در مدار الکتریکی شکل ۱-۳۸ چند ولت است؟

$$u = R \cdot I$$

$$u = 6 \times 2 = 12\text{V}$$

حل:


توان الکتریکی را با علامت (P) نشان می‌دهند که بر حسب وات (W) محاسبه می‌شود. توان الکتریکی از رابطه زیر محاسبه می‌شود :

$$P = u \cdot I$$

P توان الکتریکی بر حسب وات (W)

u اختلاف سطح بر حسب ولت (V)

I شدت جریان بر حسب آمیر (A)

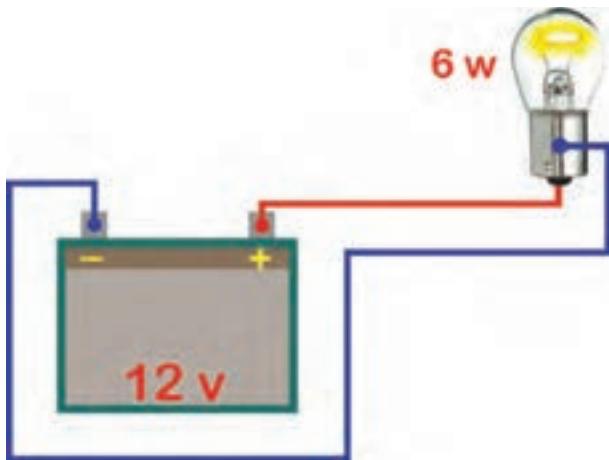

شکل ۱-۳۹

مثال: در مدار شکل ۱-۳۹، شدت جریان مصرفی لامپ
چند آمپر است؟

حل:

$$P = u \cdot I$$

$$6 = 12 \times I$$

$$I = 0.5 \text{ (A)} \quad \text{آمپر}$$



آنالوگ



دیجیتال

شکل ۱-۴۰ - اهم متر آنالوگ و دیجیتال

۱-۹ - اهم متر

برای اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی از دستگاهی به نام
اهم متر (ohmmeter) استفاده می‌کنند.


دستگاه‌های اندازه‌گیری کمیت‌های الکتریکی در دو نوع آنالوگ (Analogue) - عقریه‌ای و دیجیتال (Digital) ساخته می‌شوند. دستگاه‌های آنالوگ مقدار کمیت را از طریق انحراف عقربه نشان می‌دهند.

در دستگاه‌های دیجیتال اندازه‌گیری کمیت با عدد دو رقم مشخص می‌شود: در شکل ۱-۴۰، دو نوع اهم متر آنالوگ و دیجیتال را ملاحظه می‌کنید.


نکته‌ی ایمنی:

دستگاه‌های اندازه‌گیری کمیت‌های الکتریکی در مقابل ضربه آسیب پذیر هستند. لذا هنگام استفاده از آنها مراقبت لازم را به عمل آورید. زیرا واردشدن هر نوع ضربه موجب اختلال در عمل کرد دستگاه شده و آن را معیوب می‌کند.

توجه : امروز دستگاه‌های اندازه‌گیری کمیت‌های الکتریکی را به صورت ترکیبی می‌سازند. یعنی یک دستگاه می‌تواند چندین کمیت الکتریکی را اندازه‌بگیرد. این نوع دستگاه‌ها را مولتی‌متر یا چند اندازه‌گیر (multimeter) می‌نامند. مولتی‌مترها نیز در دو نوع آنالوگ و دیجیتال ساخته می‌شوند. در شکل ۱-۴۱، چند نمونه مولتی‌متر آنالوگ و دیجیتال را مشاهده می‌کنید.

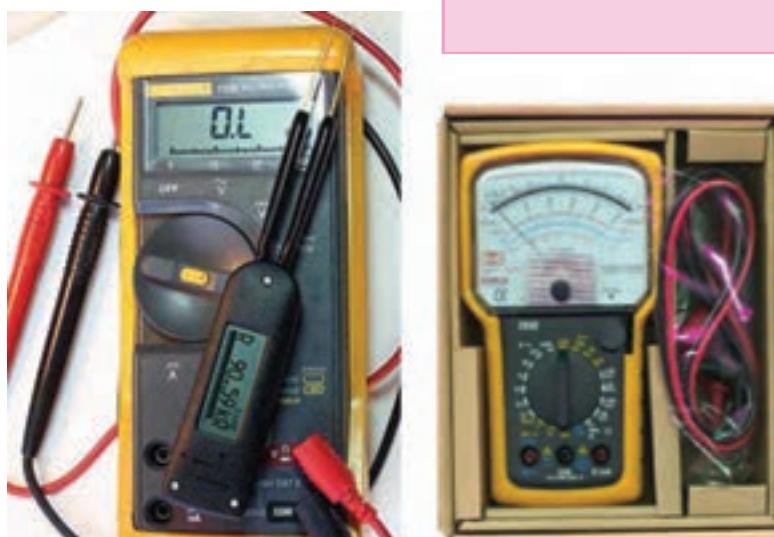

شکل ۱-۴۱- مولتی‌متر آنالوگ و دیجیتال

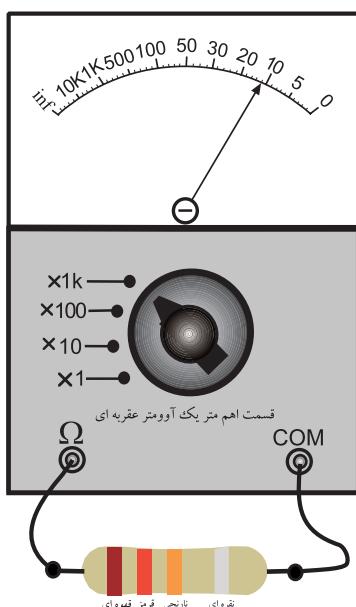


شکل ۱-۴۲- اندازه‌گیری مقاومت توسط اهم متر آنالوگ

۱-۹-۱- اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی با

اهم متر : با استفاده از اهم متر می‌توانیم مقاومت الکتریکی را اندازه‌بگیریم. در شکل ۱-۴۲ یک مقاومت $10\text{ }\Omega$ کیلو اهمی توسط اهم متر عرقه‌ای اندازه‌گیری شده است. ($10\text{ }\Omega = 1\text{ k}\Omega \times 1\text{ }\Omega$) برای خواندن مقاومت کافی است عدد شان داده شده توسط عرقه را در ضربی یک کیلو اهم ضرب کنیم. توجه داشته باشید که پایانه‌های (ترمیال‌ها) اهم متر از طریق سیم رابط اهم متر به دو انتهای مقاومت وصل شده است.


سیم رابط اهم متر را اصطلاحاً پروب (probe) می‌نامند.

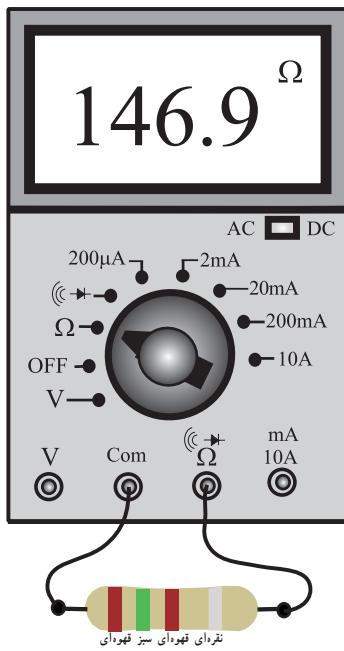

شکل ۱-۴۳— اندازه‌گیری مقاومت توسط مولتی‌متر دیجیتال

در شکل ۱-۴۳ اندازه‌گیری مقاومت توسط مولتی‌متر دیجیتال نشان داده شده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، مولتی‌متر دیجیتال مقدار مقاومت را $146.9\ \Omega$ اهم نشان می‌دهد. مقدار مقاومت با استفاده از کد رنگی 15° اهم است که مقدار تفاوت ظاهر شده، مربوط به تولرانس (خطا) مقاومت و خطای دستگاه اندازه‌گیری است.

نکته‌ی مهم: هنگام اتصال اهم‌متر به مدار، باید جریان برق مدار (ولتاژ تغذیه) را قطع کنید. در غیر این صورت به دستگاه آسیب وارد می‌شود.

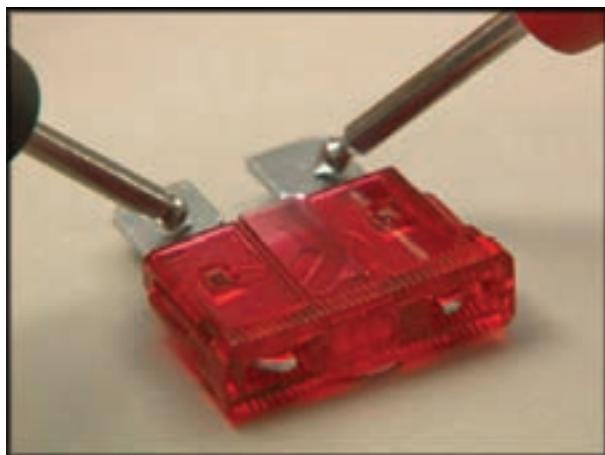

شکل ۱-۴۴— آزمایش فیوز توسط اهم‌متر

از اهم‌متر می‌توانید برای آزمایش سالم بدون فیوز، اتصال کوتاه بودن مدار، یا قطع بودن مدار استفاده کنید. در شکل ۱-۴۴ نحوه‌ی اتصال رابط فلزی سیم‌های دستگاه اهم‌متر به پایه‌های یک نوع فیوز نشان داده شده است.

۳ ساعت	زمان
--------	------

۱-۹-۲ کار عملی کار با اهم‌متر

تجهیزات و قطعات مورد نیاز:

- اهم‌متر یا مولتی‌متر آنالوگ و دیجیتال از هر کدام یک عدد.

- تعداد حداقل ۵ نمونه مقاومت، ۵ نمونه فیوز سالم و معیوب و سیم رابط

مراحل اجرای کار عملی

- مقدار مقاومت‌ها را با اهم‌متر آنالوگ و دیجیتال اندازه بگیرید و در جدول شماره‌ی ۲ یادداشت کنید.
 - مقادیر مقاومت‌های اندازه‌گیری شده را با هم مقایسه کنید و نتیجه را در جدول ۲ یادداشت کنید.
 - چرا مقدار مقاومت‌ها با هم کمی تفاوت دارند؟ به طور خلاصه توضیح دهید.
 - فیوز‌ها را با اهم‌متر دیجیتال و آنالوگ آزمایش کنید.
- سپس فیوز‌های سالم و معیوب را از هم جدا سازید و نتایج را در جدول ۳ بنویسید.

جدول ۱-۳—آزمایش فیوز

آیا فیوز سالم است		رنگ فیوز	شماره‌ی فیوز
خیر	بلی		
			۱
			۲
			۳
			۴
			۵

۱-۱۰—ولتاژ الکتریکی و نحوه‌ی اندازه‌گیری آن ولتاژ یا پتانسیل الکتریکی را با V یا U نشان می‌دهند. بین قطب مثبت و منفی باتری اتوموبیل اختلاف پتانسیلی برابر با $\frac{13}{2}$ ولت وجود دارد. برای اندازه‌گیری ولتاژ دستگاهی به نام ولت‌متر استفاده می‌کنند. ولت‌مترها نیز به صورت آنالوگ و دیجیتال ساخته می‌شوند (شکل ۱-۴۵).




شکل ۱-۴۵—ولت‌متر آنالوگ و دیجیتال



شکل ۱-۴۶—ولت‌متر آنالوگ و دیجیتال که در خودرو به کار می‌رود

در قسمت مربوط به نشان‌دهنده‌های خودروها از انواع ولت‌مترهای آنالوگ و دیجیتال استفاده می‌کنند. برای مثال، نشان‌دهنده‌ی درجه‌ی حرارت آب، کیلومتر شمار مسافت، ساعت دیجیتالی خودرو، دورسنج، سرعت‌سنج و ... همگی به نوعی ولت‌متر (یا آمپر‌متر) هستند. در شکل ۱-۴۶، چند نمونه ولت‌متر یا (آمپر‌متر) را، که در خودرو به کار می‌رود، ملاحظه می‌کنید. ولت‌مترها در دو نوع جریان مستقیم (DC) و جریان متناوب (AC) ساخته می‌شوند. معمولاً ولت‌مترهایی که در خودرو مورد استفاده قرار می‌گیرند از نوع مستقیم‌اند.

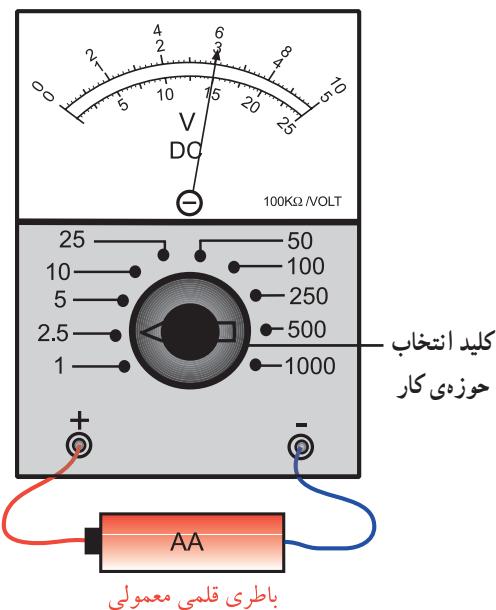

شکل ۱-۴۷—نحوه‌ی اندازه‌گیری ولتاژ توسط ولت‌متر آنالوگ


۱-۱۰-۱— نحوه‌ی اندازه‌گیری ولتاژ با استفاده از ولت‌متر: ولت‌متر دارای دو پایانه (ترمینال) است. هنگام اندازه‌گیری ولتاژ مستقیم (DC) باید دو پایانه‌ی (ترمینال‌های) ولت‌متر را با قطب‌های صحیح به دو نقطه‌ی مورد اندازه‌گیری متصل کنیم.

نکته‌ی اینمی: هنگام اندازه‌گیری ولتاژ به حوزه‌ی کار (رنج – Range) دستگاه دقت کنید. توجه داشته باشید که توسط کلید حوزه‌ی کار می‌توانید حداکثر ولتاژ مورد اندازه‌گیری را مشخص کنید.

شکل ۱-۴۷ نحوه‌ی اندازه‌گیری ولتاژ را توسط ولت‌متر آنالوگ نشان می‌دهد. در این شکل کلید حوزه‌ی کار روی ۲/۵ قرار دارد و عقربه‌ی ولت‌متر ولتاژ ۱/۵ ولت را نشان می‌دهد.


$$\begin{aligned}
 & 2/5 = \text{حوزه کار} \\
 & 25 = \text{عدد انتخابی از سمت راست صفحه مدرج} \\
 & \frac{2/5}{25} = \text{ضریب صفحه مدرج} \\
 & 15 = \text{مقداری که عقره نشان می‌دهد} \\
 & 15 \times \frac{1}{10} = 1.5 \text{ مقدار ولتاز واقعی}
 \end{aligned}$$

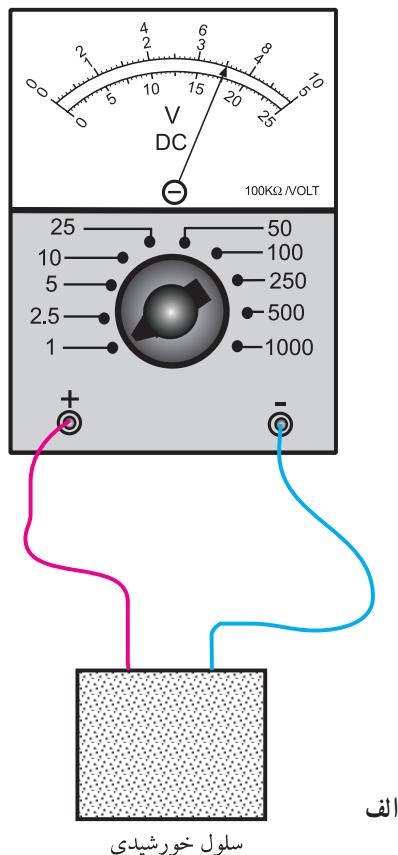شکل ۱-۴۸-۱- نحوه محاسبه ضریب صفحه مدرج و خواندن مقدار ولتاز واقعی



الف

سلول خورشیدی

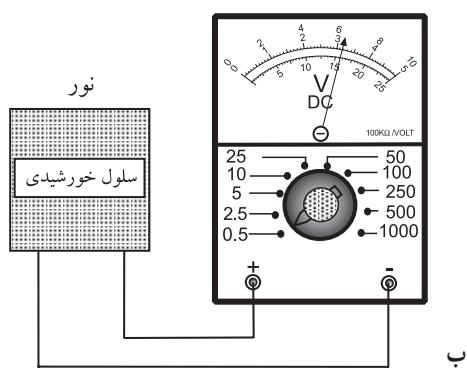

ب

شکل ۱-۴۹- خواندن مقدار ولتاز از روی صفحه مدرج

۱-۲- نحوه خواندن ولتاز از روی صفحه مدرج

مدرج ولت متر آنالوگ: برای به دست آوردن مقدار ولتاز اندازه گیری شده باید ضریب صفحه مدرج را با توجه به حوزه کار به دست آوریم. به شکل ۱-۴۸ در این شکل حوزه کار روی ۲/۵ قرار دارد. حال به صفحه مدرج نگاه می‌کنیم در سمت راست آن اعداد ۱۰، ۵ و ۲۵ وجود دارد.

نکته مهم: انتخاب عدد ۲۵ صرفاً برای سادگی محاسبات است. اگر اعداد ۵ یا ۱۰ را نیز انتخاب کنید به همان عدد خواهد رسید. در شکل ۹، با اعداد ۵ و ۱۰ تمرین کنید.

چون عدد ۲۵ از نظر ظاهری مشابه عدد ۲/۵ است، این تقسیم‌بندی را برای اندازه گیری انتخاب می‌کنیم. از حاصل تقسیم حوزه کار بر عدد ۲۵ ضریب صفحه مدرج به دست می‌آید.

$$\frac{1}{10} = \frac{\text{عدد حوزه کار}}{\text{عدد صفحه مدرج}} = \frac{2/5}{25} = \text{ضریب صفحه مدرج}$$

ضریب صفحه مدرج ۱/۱۰ است. حال برای به دست آوردن مقدار واقعی باید عددی را که عقره روی آن قرار دارد در ضریب صفحه مدرج ضرب کنیم.

$$1.5 = 15 \times \frac{1}{10} \text{ مقدار ولتاز واقعی}$$

تمرین: در شکل‌های الف - ۱-۴۹ و ب - ۱-۴۹ ولت مترها چه مقادیری را اندازه می‌گیرند. مراحل محاسبه ضریب صفحه مدرج را بنویسید.



شکل ۱-۵۰- اندازه‌گیری ولتاژ با ولت‌متر دیجیتال

۳-۱۰- نحوهٔ خواندن ولتاژ از روی صفحهٔ نمایشگر ولت‌متر دیجیتالی: اتصال ولت‌متر دیجیتالی به مدار مشابه اتصال ولت‌متر عقربه‌ای به مدار است. قبل از اتصال ولتاژ تغذیهٔ به مدار، حوزهٔ کار مناسب را انتخاب کنید. مقدار ولتاژ مورد اندازه‌گیری روی صفحهٔ نمایش ولت‌متر به صورت عدد و رقم ظاهر می‌شود (شکل ۱-۵۱).

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، اندازه‌گیری ولتاژ با استفاده از ولت‌متر دیجیتالی بسیار ساده‌تر از ولت‌متر آنالوگ است، زیرا مقدار ولتاژ مورد اندازه‌گیری با عدد روی صفحهٔ نمایش ولت‌متر ظاهر می‌شود.

۴-۱۰- کار عملی: کار با ولت‌متر

قطعات و تجهیزات مورد نیاز:

- ولت‌متر آنالوگ و دیجیتال از هر کدام یک عدد؛
- باتری اتومبیل، باتری قلمی و باتری ۹ ولتی از هر کدام یک عدد.

مراحل اجرای کار عملی:

- با استفاده از مولتی‌متر آنالوگ و دیجیتال مقدار ولتاژ باتری اتومبیل، قلمی و ۹ ولتی را اندازه‌بگیرید و در جدول شمارهٔ ۴ یادداشت کنید.

- نتایج به دست آمده را با یکدیگر مقایسه کنید. توضیح دهید چرا مقادیر اندازه‌گیری شده با مولتی‌متر آنالوگ و دیجیتال، کمی با هم تفاوت دارند؟

- در صورت امکان، ولتاژ نقاط مختلف یک خودرو، مانند لامپ‌ها، و ...، را با مولتی‌متر دیجیتال اندازه‌بگیرید.

زمان	۲/۵ ساعت
------	----------

نوع باتری	ولتاژ اندازه‌گیری شده با مولتی‌متر	ولتاژ اندازه‌گیری شده با آنالوگ	ولتاژ اندازه‌گیری شده با دیجیتال
اتومبیل			
قلمی			
۹ ولتی			

چرا مقادیر اندازه‌گیری شده با مولتی‌متر دیجیتال و آنالوگ کمی تفاوت دارند؟

.....



.....

.....

.....

.....

.....

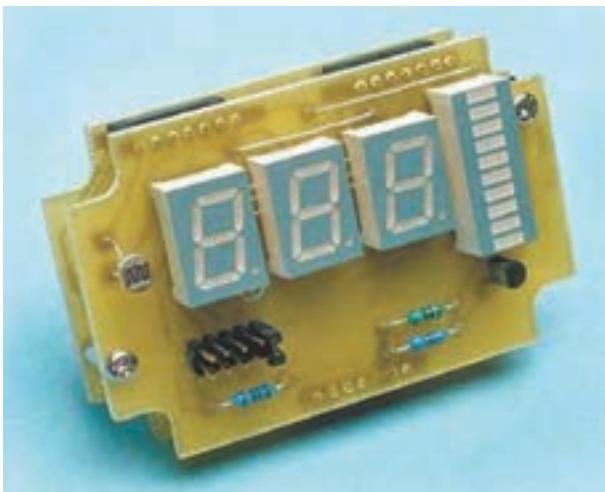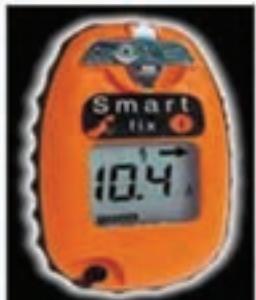

۱۱-۱- جریان الکتریکی و نحوه اندازه‌گیری آن هنگامی که یک مدار کامل تشکیل می‌شود و ولتاژی به آن مدار متصل می‌گردد، در آن مدار جریان الکتریکی برقرار می‌شود. جریان الکتریکی را با I نشان می‌دهند. واحد جریان الکتریکی آمپر است و آن را با A مشخص می‌کنند. میلیآمپر و میکروآمپر واحدهای کوچک‌تر از آمپرند، که به ترتیب برابر با یک هزارم و یک میلیونیم آمپر است. میلیآمپر را با mA و میکروآمپر را با A. نشان می‌دهند. دستگاهی که آمپر را اندازه‌گیری می‌کند آمپر متر نامیده می‌شود. آمپر مترها به دو صورت آنالوگ و دیجیتال ساخته می‌شوند.

در شکل ۱-۵۱، چند نمونه آمپر متر آنالوگ و دیجیتال را ملاحظه می‌کنید. همان‌طور که مشاهده می‌شود، در نشانگرهای خودرو نیز از میلیآمپر متر استفاده می‌کنند.

شکل ۱-۵۱- چند نمونه آمپر متر آنالوگ و دیجیتال



شکل ۱-۵۲- اتصال آمپر متر به صورت سری

۱-۱۱-۱- اتصال آمپر متر به مدار: آمپر متر باید به صورت سری در مدار قرار گیرد، یعنی باید قسمتی از مدار قطع شود و آمپر متر به محل قطع شدگی سیم ها متصل شود. در شکل ۱-۵۲، نحوه اتصال آمپر متر به مدار را ملاحظه می کنید، همان طور که مشاهده می شود، سیم منفی باتری از سر باتری جدا گردیده و به ترمینال منفی آمپر متر وصل شده است. هم چنین، قطب منفی باتری خودرو به ترمینال مثبت آمپر متر اتصال دارد.


(آمپر متر دارای صفر وسط است و جابجایی سیم ها اشکالی در اندازه گیری به وجود نمی آورد). در شکل ۱-۵۳ یک نمونه میلی آمپر متر عقربه ای را ملاحظه می کنید. حوزه کار این دستگاه روی عدد 50 mA قرار دارد. برای خواندن مقدار اندازه گیری شده روی صفحه مدرج، مشابه ولت متر عقربه ای عمل می کنیم. به این ترتیب که ابتدا ضرب ثابت صفحه مدرج را به دست می آوریم. (چون حوزه کار روی 50 mA قرار دارد، برای سادگی کار، از روی صفحه مدرج درجه بندی صفر تا 5 را انتخاب می کنیم و ضرب صفحه مدرج را به دست می آوریم).

$$\frac{\text{عدد حوزه کار}}{\text{صفحه مدرج}} = \frac{50}{5} = 10 = \frac{\text{ضریب صفحه مدرج}}{\text{عدد انتخابی روی صفحه مدرج}}$$

چون عقربه روی عدد $1/3$ قرار دارد، عدد $1/3$ را در ضرب صفحه مدرج ضرب می کنیم. مقدار جریان بر حسب میلی آمپر به دست می آید.

$$\text{مقدار واقعی جریان} = \text{ضریب صفحه مدرج} \times 1/3$$

$$1/3 \times 10 = 13 \text{ mA}$$

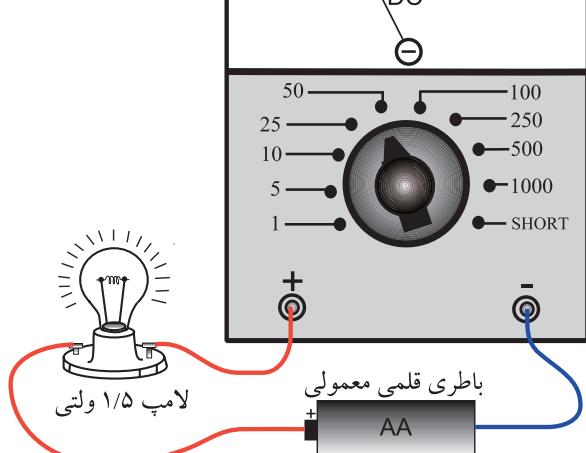

شکل ۱-۵۳- اندازه گیری جریان با میلی آمپر متر عقربه ای



شکل ۱-۵۴- تمرین برای محاسبه جریان ولت‌متر آنالوگ

..... = حوزه‌ی کار

..... = درجه‌بندی انتخابی از صفحه‌ی مدرج

..... = = ضربی ثابت صفحه

..... × = مقدار واقعی جریان

..... mA = مقدار واقعی جریان

تمرین: در شکل ۱-۵۴، آمپرmetr چه مقداری را نشان می‌دهد؟ مراحل محاسبه‌ی ضربی ثابت صفحه‌ی مدرج را بنویسید.

نکته‌های بسیار مهم اینمی:

- در صورتی که آمپرmetr به صورت موازی با مدار بسته شود قطعاً آسیب می‌یابند.

- در صورتی که حوزه‌ی کار ولت‌متر یا آمپرmetr کمتر از حد مورد اندازه‌گیری باشد، حتماً آسیب خواهند دید.

زمان ۲/۵ ساعت

۱-۱۱-۲- کار عملی اندازه‌گیری جریان توسط آمپرmetr

قطعات و تجهیزات مورد نیاز:

- باتری قلمی:

- مقاومت 100Ω , 15Ω , 23Ω , 47Ω اهمی:

- آمپرmetr آنالوگ (حوزه‌ی کار 50mA میلیآمپر)

- آمپرmetr دیجیتال:

- سیم رابط:


- لامپ و سریچ (۱/۵ ولتی)

مراحل اجرای آزمایش

مدار را مطابق شکل ۱-۵۵ بینید.

- باتری را به مدار اتصال دهید.

- جریان عبوری از مقاومت را با استفاده از آمپرmetr عفریه‌ای اندازه‌بگیرید و در جدول شماره‌ی ۱-۵ یادداشت کنید.

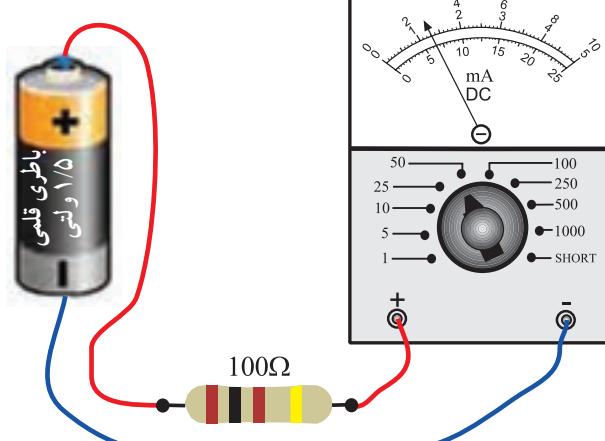


شکل ۱-۵۵- اندازه‌گیری جریان

جدول ۱-۵

آیا مقادیر تقریباً با هم برابر است	جریان اندازه‌گیری شده با آمپر متر		مقدار مقاومت
	آنالوگ	دیجیتال	
بله			۱۰۰.
			۱۵۰.
			۲۳۰.
			۴۷۰.

- با استفاده از آمپر متر دیجیتال شدت جریان را اندازه بگیرید و در جدول ۱-۵ یادداشت کنید.
- مقادیر اندازه‌گیری شده را با هم مقایسه کنید. چرا مقادیر اندکی با هم تفاوت دارند؟ شرح دهید.
- (آزمایش را با مقاومت‌های ۱۵Ω و ۲۳Ω و ۴۷Ω تکرار کنید).

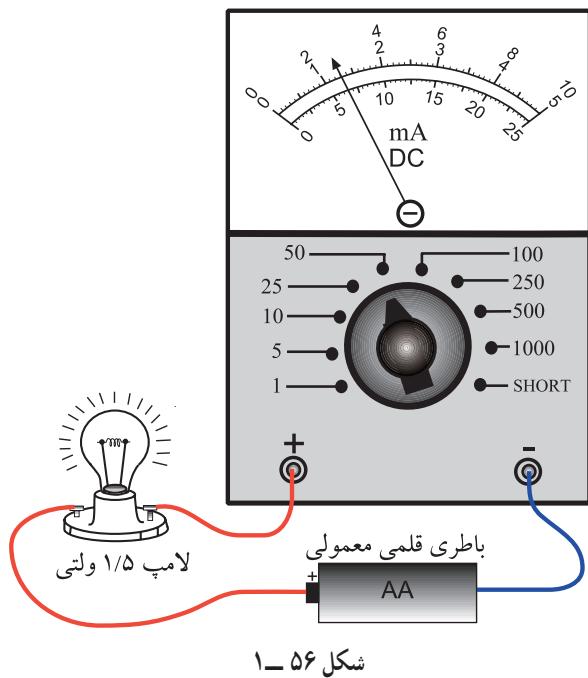نکته‌ی ایمنی: هنگام اجرای آزمایش به حوزه کار آمپر متر و نحوه اتصال آن به مدار توجه کنید.



- مدار شکل ۱-۵۶ را بیندید و مقدار جریان را با استفاده از مولتی متر عقربه‌ای و دیجیتال اندازه بگیرید.

- با استفاده از یک دستگاه آمپر متر با حوزه‌ی کار ۲A آمپر جریان مصرفی اتوموبیل را در دو حالت چراغ‌ها خاموش و چراغ‌ها روشن اندازه بگیرید و نتایج را در جدول ۱-۶ بنویسید.

جدول ۱-۶

جریان مصرفی	وضعیت خودرو
	چراغ‌ها خاموش
	چراغ‌ها روشن

نکته‌ی مهم: هنگام اجرای این آزمایش، باید خودرو روشن باشد.


۱۲-۱- اجزای مدار الکتریکی

مدار الکتریکی مسیری است که در آن الکترون‌ها می‌توانند حرکت کنند و موجب جاری شدن جریان الکتریسیته شوند. مدار الکتریکی دارای اجزای اصلی زیر است:


- منبع تغذیه یا مولد جریان الکتریکی (شماره ۱)
- سیم‌های رابط (شماره ۲)
- مصرف‌کننده (شماره ۳)

در شکل ۱-۵۷، مدار الکتریکی و اجزای اصلی در آن نشان داده شده است.

شکل ۱-۵۷

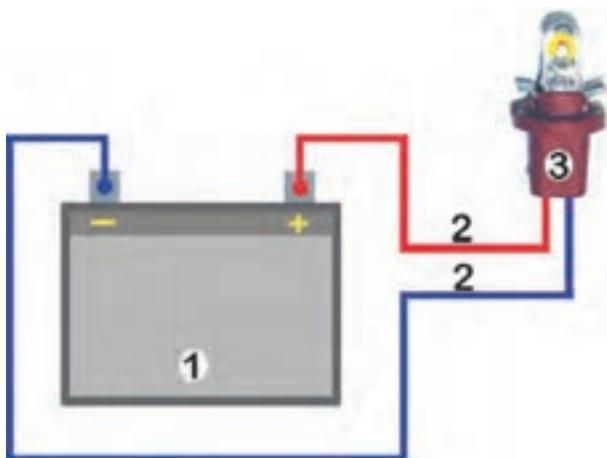

شکل ۱-۵۸

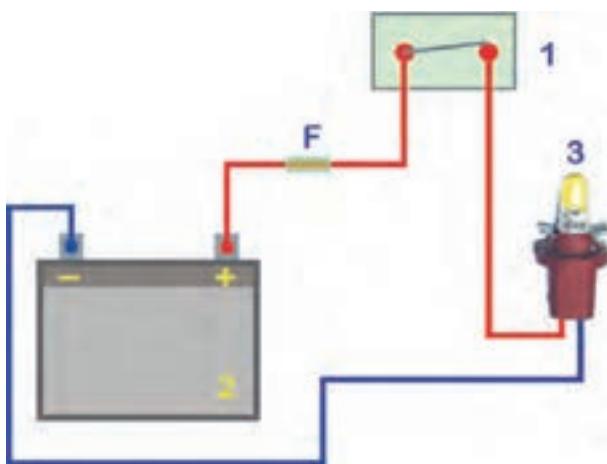

شکل ۱-۵۹

در هر مدار الکتریکی، علاوه بر سه عامل اصلی، لازم است که از اجزای دیگری نیز استفاده شود. از جمله‌ی این اجزا می‌توان از سوئیچ‌ها (کلید)، فیوزها و وسایل اندازه‌گیری نام برد. لازم به توضیح است که در طراحی مدارهای الکتریکی کاربردی استفاده نکردن از اجزای فوق کنترل و حفاظت مدار را دچار مشکل می‌کند. در شکل ۱-۵۸، اجزای مدار روشنایی مورد استفاده در خودرو به صورت شماتیک دیده می‌شود.

- ۱- سوئیچ (کلید قطع و وصل مدار)
- ۲- باتری (منبع انرژی)
- ۳- لامپ (مصرف‌کننده)

F- فیوز (حفاظت‌کننده مدار)

- منبع تغذیه در مدار الکتریکی نقش تولیدکننده انرژی الکتریکی را به‌عهده دارد. در خودروها برای تولید انرژی الکتریکی از باتری یا آلترناتور استفاده می‌شود. در شکل ۱-۵۹، باتری خودرو با (A) و آلترناتور با (B) مشخص شده است. باتری منبع ذخیره‌ی انرژی است که در آن انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود. جریان تولیدی باتری مستقیم است و به آن جریان دی‌سی (DC)^۱ می‌گویند. در این جریان قطب‌های ولتاژ مدار هرگز تغییر نمی‌کند. ولی در آلترناتور، که مولد جریان الکتریکی به شمار می‌رود، جریان الکتریکی تولید شده به صورت جریان متناوب است و قطب‌های ولتاژ مدار در زمان‌های معینی تغییر می‌کند. این نوع جریان الکتریکی را آ.سی (AC)^۲ می‌نامند و

چون در سیستم‌های الکتریکی خودرو قابل استفاده نیست، آن را به وسیلهٔ دیودهای یک‌سوسازی می‌کنند تا به جریان DC-سی (DC) تبدیل شود.

— وظیفهٔ سیم‌های رابط در مدارهای الکتریکی انتقال انرژی الکتریکی از منبع تغذیه به مصرف‌کننده‌ها و سایر دستگاه‌های الکتریکی است. سیم‌های رابط را با استفاده از نقشهٔ مدار الکتریکی به صورت دسته سیم‌هایی کلاف‌بندی یا عایق‌کاری می‌کنند تا در مسیرهای طراحی و تعیین شده‌ای در روی بدنهٔ خودرو نصب شوند. در شکل ۱-۶۰، دسته‌بندی سیم‌ها با توجه به مدار الکتریکی دیده می‌شود.

— مصرف‌کننده‌ها و سایر دستگاه‌هایی هستند که انرژی الکتریکی را به انرژی مورد نیاز تبدیل می‌کنند.

برای مثال، می‌توان از تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی در سیستم استارت، تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی شیمیایی در سیستم شارژ، تبدیل انرژی الکتریکی به نور در سیستم روشنایی، تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی صوتی در سیستم هشدار‌دهنده (بوق، دزدگیر، سیستم صوتی و...) نام برد. در شکل ۱-۶۱، چند نوع از مصرف‌کننده‌ها در خودرو دیده می‌شود.



شکل ۱-۶۰



شکل ۱-۶۱



شکل ۱-۶۲


— سوئیچ‌ها (کلید) در مدارهای الکتریکی قطع و وصل کردن جریان الکتریکی را به‌عهده دارند. از طریق این‌ها می‌توان مدار الکتریکی مصرف‌کننده‌ای را فعال یا قطع کرد. سوئیچ‌ها را با شکل ظاهری متنوعی طراحی می‌کنند و می‌سازند تا در روی خودرو نصب شود. در شکل ۱-۶۲، یک نوع سوئیچ استفاده شده در خودرویی نشان داده شده است.



شکل ۱-۶۳

- فیوز یکی دیگر از اجزای مدار الکتریکی است که وظیفه‌ی حفاظت از مدار را به‌عهده دارد.

فیوز، به‌صورت سری، در مدار قرار می‌گیرد و اجزای مدار را (در برابر شدت جریان بیش از حد تحمل مدار) حفاظت می‌کند. فیوزها، بر مبنای مقدار شدت جریان مصرفی مدار الکتریکی، در انواع مختلفی طراحی و ساخته می‌شوند. در شکل ۱-۶۳، چند نوع فیوز دیده می‌شود.

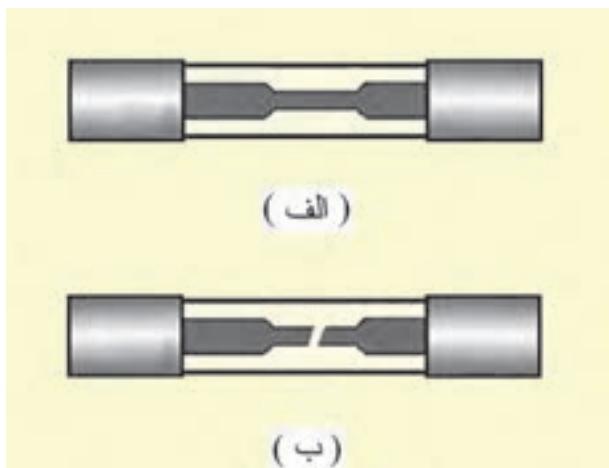

شکل ۱-۶۴

در داخل فیوز، اتصال قابل ذوب قرار داده شده است تا در هنگام اتصال کوتاه در مدار، بر اثر عبور جریان الکتریکی زیاد ذوب شود و باعث قطع شدن مدار الکتریکی گردد (شدت جریان بیش از حد باعث می‌شود اتصال داخل فیوز سریعاً داغ و ذوب شود). در شکل ۱-۶۴، عملکرد فیوز نشان داده شده است :

الف) فیوز سالم :

ب) فیوز پس از ذوب شدن اتصال.



شکل ۱-۶۵

حال اتصال کوتاه در مدار الکتریکی به شرایط و موقعیتی گفته می‌شود که در آن مقاومت مصرف‌کننده به صفر برسد. در این حالت، جریان بسیار زیادی از مدار عبور خواهد کرد مانند اتصال بدنه شدن سیم‌ها در سیم‌کشی مدارهای الکتریکی خودرو که در صورت از بین رفتن عایق (روبوش) سیم‌ها یا جدا شدن اتصال مثبت از مصرف‌کننده‌ها و دستگاه‌های الکتریکی و تماس آن با بدنی خودرو، ایجاد می‌شود. در شکل ۱-۶۵، پارگی در سیم مدار الکتریکی با فلش نشان داده شده است.

۱۳-۱- انواع مدارهای الکتریکی


ارتباط اجزای مدارهای الکتریکی به سه صورت انجام

می‌گیرد :


- مدار سری :

- مدار موازی :


- مدار مختلط.

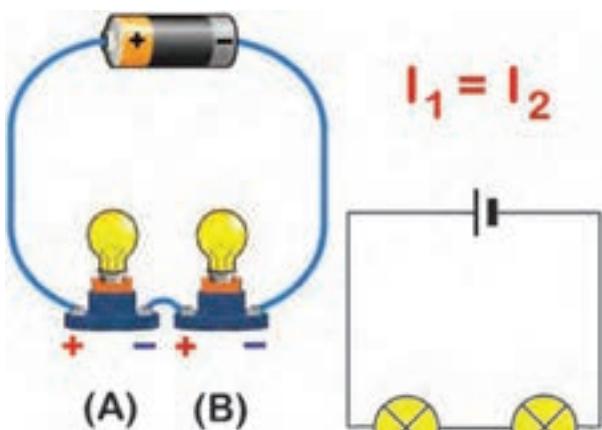

شکل ۱-۶۶

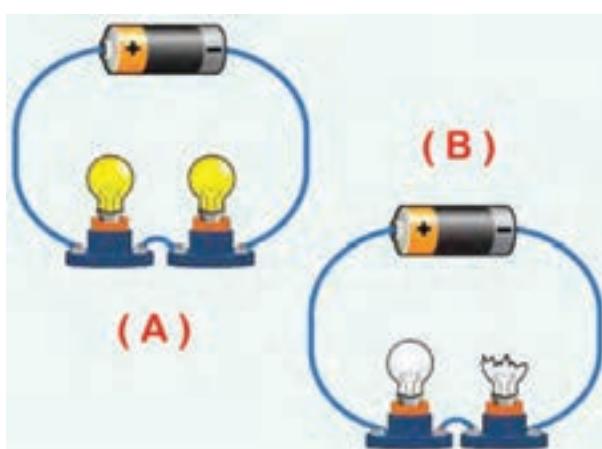

شکل ۱-۶۷

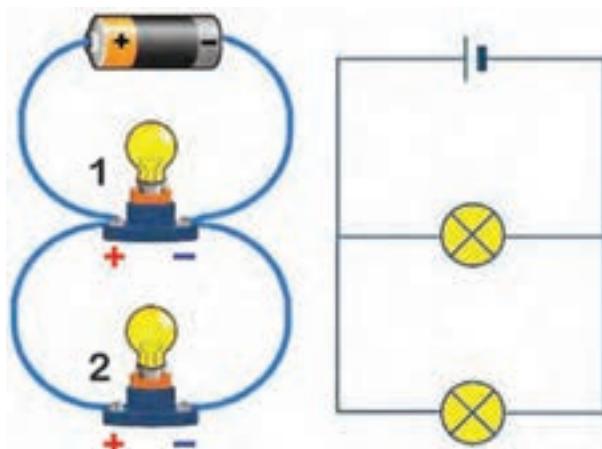


شکل ۱-۶۸

۱۳-۱-۱- مدار سری: در صورتی که اجزای مدار، مطابق شکل ۱-۶۶، با یکدیگر مرتبط شوند نوع مدار را مدار سری می‌گویند. در این روش ترمینال مثبت باتری به ترمینال مثبت اولین مصرف‌کننده (A)، ترمینال منفی اولین مصرف‌کننده به ترمینال مثبت دومین مصرف‌کننده (B)، ... و ترمینال منفی آخرین مصرف‌کننده به باتری (منبع تغذیه) وصل می‌شود.

به دلیل این که در مدار سری فقط یک مسیر برای عبور جریان الکتریکی (I) وجود دارد، لذا شدت جریان الکتریکی در مدار مقدار ثابتی است. در این روش اتصال، در صورتی که یکی از مصرف‌کننده‌ها یا اجزای مدار آسیب ببینند جریان الکتریکی مدار قطع می‌شود. در شکل ۱-۶۷A، برقراری جریان الکتریکی در مدار (وصل بودن مدار الکتریکی) و در شکل ۱-۶۷B، قطع شدن مدار در اثر معیوب شدن یکی از لامپ‌ها دیده می‌شود.


۱۳-۱-۲- مدار موازی: در صورتی که سیم‌کشی

اجزای مدار، مطابق شکل ۱-۶۸، صورت گیرد مدار را نوع مدار موازی گویند. در این نوع مدار ترمینال مثبت باتری به ترمینال مثبت مصرف‌کننده‌ی اول و ترمینال مثبت مصرف‌کننده‌ی دوم و... و ترمینال منفی باتری به ترمینال منفی مصرف‌کننده‌ها وصل می‌شود.

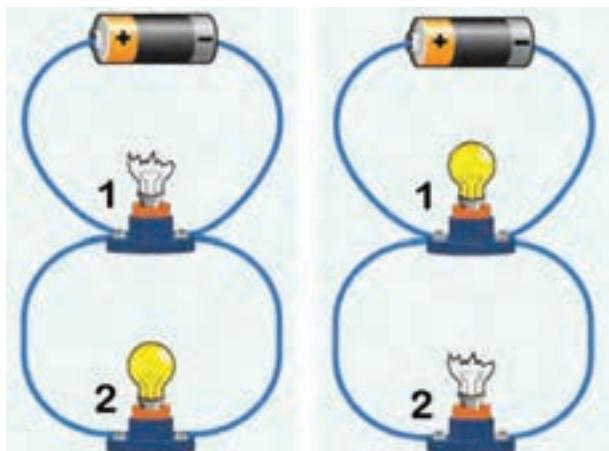


شکل ۱-۶۹

در مدار موازی، به دلیل این که هر کدام از مصرف‌کننده‌ها مستقیماً به منبع تولید انرژی (باتری) متصل می‌شوند، لذا ولتاژ در همه‌ی شاخه‌ها با هم مساوی‌اند. در این روش، در صورتی که هریک از مصرف‌کننده‌ها یا اجزای مدار معیوب شوند، به سایر شاخه‌ها (مدارهای دیگر) آسیبی وارد نمی‌شود. همان‌طور که در شکل ۱-۶۹ ۱ دیده می‌شود، نه معیوب شدن لامپ شماره‌ی (۱) در مدار لامپ شماره‌ی (۲) تأثیر می‌گذارد و نه معیوب شدن لامپ شماره‌ی (۲) عاملی برای قطع شدن مدار الکتریکی لامپ شماره‌ی (۱) می‌گردد.

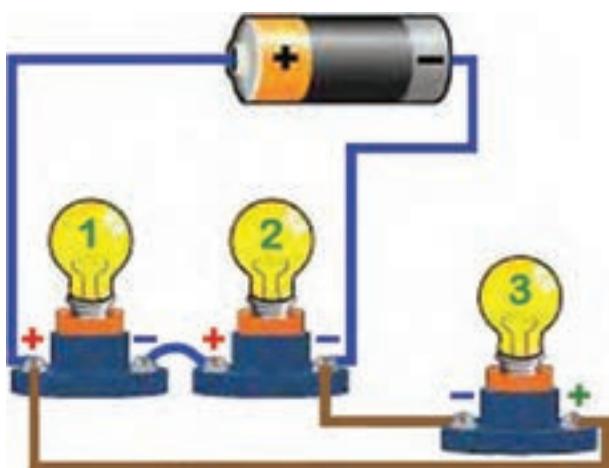

شکل ۱-۷۰

۱-۱۳-۳-۱- مدار مختلط: این روش ترکیبی از روش مدار سری و مدار موازی است توضیح این که تعدادی از مصرف‌کننده‌ها به روش سری و تعدادی دیگر به روش موازی در مدار قرار می‌گیرند و به منبع انرژی متصل می‌شوند. در شکل ۱-۷۰، لامپ‌های شماره‌ی (۱) و شماره‌ی (۲) به روش سری و لامپ شماره‌ی (۳) به روش موازی به باتری وصل شده‌اند.

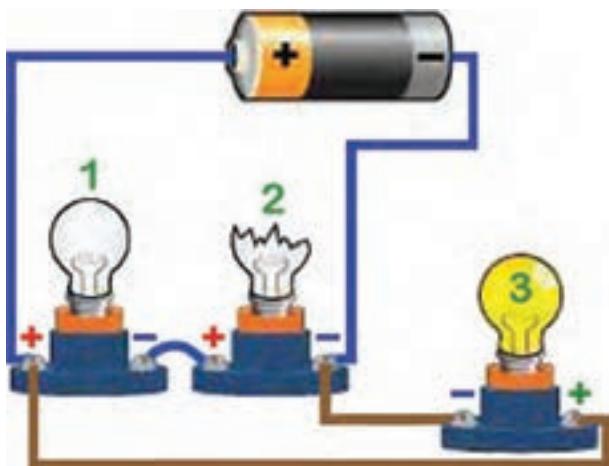


شکل ۱-۷۱

در این نوع روش اتصال (مختلط)، به دلیل این که یک مسیر برای عبور جریان الکتریکی (۱) برای لامپ‌های شماره‌ی (۱) و شماره‌ی (۲) وجود دارد، لذا در صورت معیوب شدن هر کدام از لامپ‌های شماره‌ی (۱) و (۲)، لامپ دیگر خاموش می‌شوند. ولی لامپ شماره‌ی (۳)، به دلیل این که با لامپ‌های شماره‌ی (۱) و شماره‌ی (۲) موازی است و مستقیماً به باتری (منبع انرژی) وصل شده، روشن می‌ماند. در شکل ۱-۷۱، اثر معیوب شدن لامپ شماره‌ی (۲) نشان داده شده است. گفتنی است اگر لامپ شماره‌ی (۳) معیوب شود لامپ‌های شماره‌ی (۱) و (۲) روشن می‌مانند.


۱۴-۱- اتصال باتری‌ها

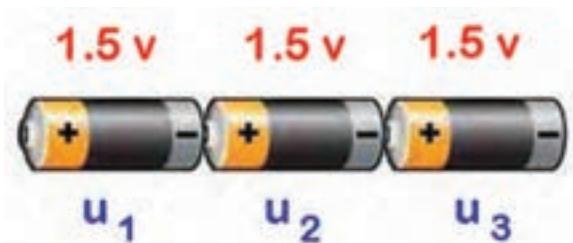باتری‌ها را نیز می‌توان به روش موازی و یا روش سری به یکدیگر متصل نمود.




$$U = U_1 + U_2 + U_3$$

شکل ۱-۷۲- اتصال سری باتری‌ها

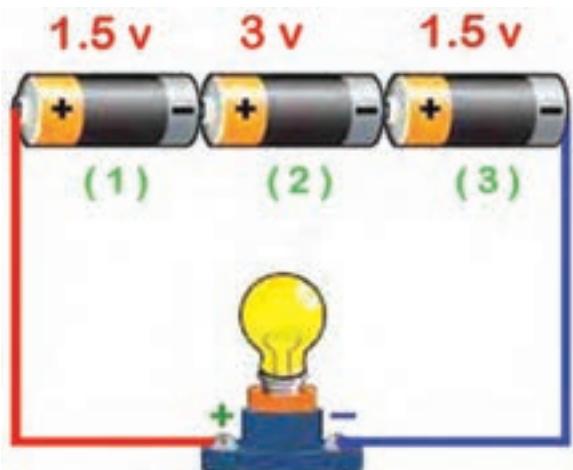

شکل ۱-۷۳

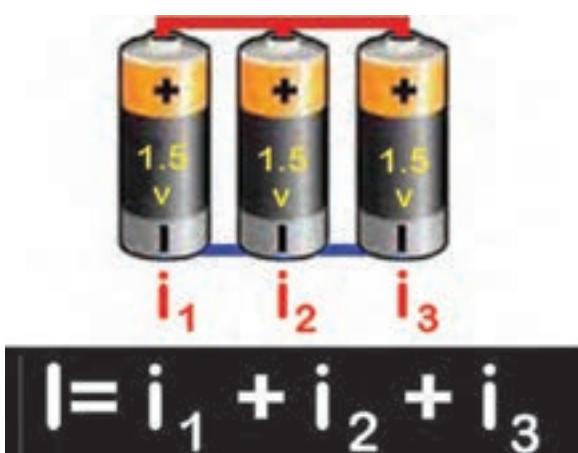

شکل ۱-۷۴

اگر چند باتری را طوری به یکدیگر اتصال دهیم که قطب منفی باتری اول به قطب مثبت باتری دوم و قطب منفی باتری دوم به قطب مثبت باتری سوم و... متصل شود این نوع اتصال را «سری» گویند. این روش اتصال زمانی کاربرد دارد که ولتاژ مورد نیاز مدار از ولتاژ یک باتری بیشتر باشد. در روش اتصال سری باتری‌ها، ولتاژ کل برابر مجموع ولتاژ هریک از باتری‌ها است:

$$u = u_1 \cdot u_2 \cdot \dots \cdot u_n$$

در شکل ۱-۷۲، اتصال سری سه عدد باتری $1/5$ ولتی نشان داده شده است.

در روش اتصال سری باتری‌ها، مساوی بودن ولتاژ باتری‌ها ضرورتی ندارد و می‌توان چند باتری با ولتاژ متفاوت را به یکدیگر و به روش سری متصل نمود. در مدار شکل ۱-۷۳، سه عدد باتری با ولتاژهای $1/5$ و 3 و $1/5$ ولت (که به روش سری به یکدیگر متصل شده‌اند) دیده می‌شود. برای محاسبه‌ی ولتاژ مدار به ترتیب زیر عمل می‌شود:

$$u = u_1 \cdot u_2 \cdot u_3$$

$$u = 1/5 \cdot 3 \cdot 1/5 = 6 \text{ ولت}$$

- اگر قطب مثبت چند باتری را به هم وصل کنیم و قطب منفی آن‌ها را نیز به یکدیگر اتصال دهیم این نوع روش اتصال را، اتصال موازی گویند. از اتصال موازی باتری‌ها زمانی استفاده می‌شود که جریان مورد نیاز مدار از میزان جریان دهنی یک باتری بیشتر باشد.


در روش اتصال موازی باتری‌ها، جریان مصرفی مدار با مجموع شدت جریان هریک از باتری‌های مدار برابر است:

$$I = i_1 + i_2 + i_3 + \dots + i_n$$

در شکل ۱-۷۴، اتصال موازی سه عدد باتری $1/5$ ولتی نشان داده شده است.

– در روش اتصال موازی باتری‌ها، مساوی بودن ولتاژ همه‌ی باتری‌ها لازم و ضروری است و نمی‌توان چند باتری با ولتاژ متفاوت را به روش موازی به یکدیگر متصل نمود.

توجه: در اتصال موازی باتری‌ها ولتاژ دو سر مدار همواره ثابت است.

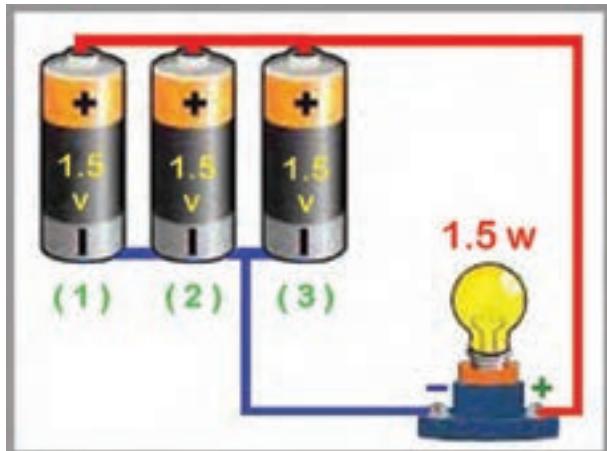


شکل ۱-۷۵



شکل ۱-۷۶

– باتری مورد استفاده در خودروهای سواری ۱۲ ولتی است و در صورتی که برای راهاندازی خودرو در هنگام دشارژ (تخلیه) باتری به باتری کمکی نیاز باشد باتری کمکی را به روش اتصال موازی به باتری خودرو متصل می‌کنند. برای وصل نمودن باتری‌ها از دو عدد کابل رابط، که ابتدا و انتهای کابل‌ها به گیره‌های عایق‌دار وصل شده‌اند، استفاده می‌شود. معمولاً رنگ عایق کابل‌ها و گیره‌ها را از دو رنگ متفاوت انتخاب می‌کنند تا از اشتباه در اتصال ترمینال باتری‌ها جلوگیری شود. در شکل ۱-۷۶، نحوه اتصال باتری‌ها نشان داده شده است :

- ترمینال مثبت باتری به وسیله‌ی گیره‌ی شماره‌ی (۱) به ترمینال مثبت باتری کمکی وصل شده است (گیره‌ی شماره‌ی ۲).
- ترمینال منفی باتری کمکی با استفاده از گیره‌ی شماره‌ی (۳) سیم رابط مشکی رنگ، به بدنه‌ی خودرو به وسیله‌ی گیره‌ی شماره‌ی (۴) متصل می‌شود (ترمینال منفی باتری به بدنه‌ی خودرو متصل است).

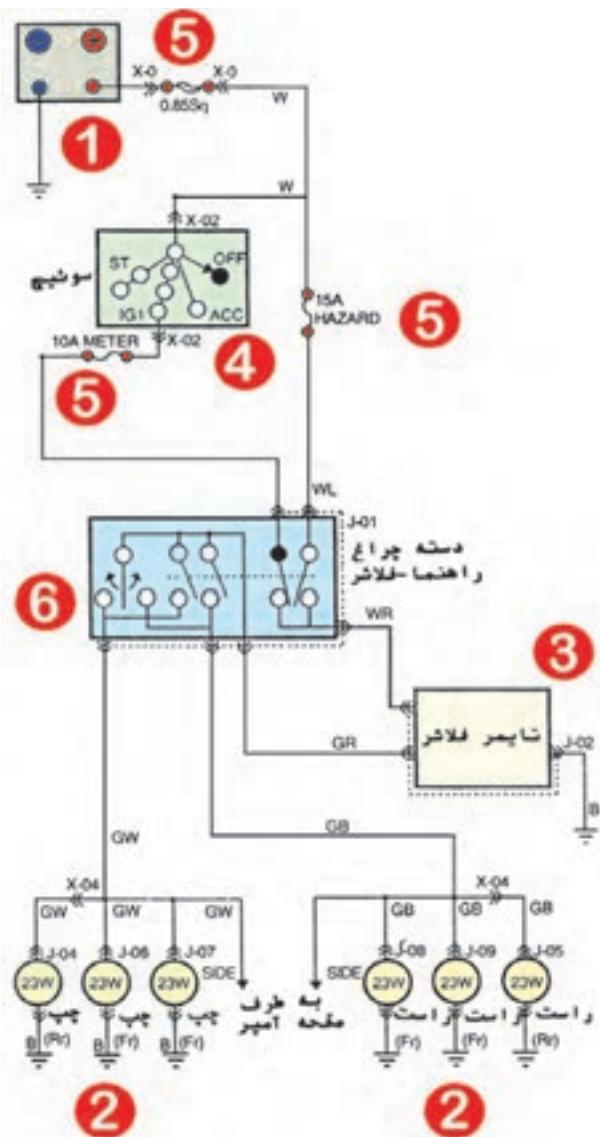

شکل ۱-۷۷- نمودار مدار الکتریکی چراغهای راهنمای

۱-۱۵- سیم کشی اجزای مدار الکتریکی در خودرو
در سیم کشی مدارهای الکتریکی خودروها، از روش‌های موازی و سری برای برقراری ارتباط مابین اجزای مدار استفاده می‌شود. روش اتصال موازی برای سیم کشی مصرف کننده‌ها و دستگاه‌های الکتریکی خودرو کاربرد دارد و از روش سری برای اتصال فیوزها و سوئیچ‌های راهنمای مدارهای الکتریکی استفاده می‌شود.

در نمودار مدار الکتریکی چراغهای راهنمای یک نوع خودرو، که در شکل ۱-۷۷ نشان داده شده است، اجزایی که به روش موازی در مدار قرار گرفته‌اند عبارت‌اند از :

- باتری یا منبع انرژی (شماره‌ی ۱) :
- چراغهای راهنمای (شماره‌ی ۲) :
- تایمر فلاشر (شماره‌ی ۳).

اجزای دیگر مدار که به روش سری سیم کشی شده‌اند، عبارت‌اند از :


- سوئیچ اصلی موتور یا سوئیچ سیستم جرقه (شماره‌ی ۴) :
- فیوز (شماره‌ی ۵) :
- دسته چراغ راهنمای و فلاشر (شماره‌ی ۶).

* با توجه به این که سیم کشی دستگاه‌های مولد جریان الکتریکی و کلیه مصرف کننده‌ها در خودرو به روش موازی صورت می‌گیرد، لذا ولتاژ مدار با ولتاژ مولد جریان الکتریکی برابر است.

مدارهای الکتریکی همواره در دو وضعیت قرار دارند :

- مدار باز :
- مدار بسته.

- وضعیت مدار باز زمانی است که سوئیچ، ارتباط باتری را از یک یا چند مصرف کننده قطع می‌کند. در این حالت مدار الکتریکی در حالت مدار باز دیده می‌شود. وضعیت مدار بسته شرایطی است که ارتباط اجزای مدار الکتریکی به وسیله‌ی سوئیچ برقرار می‌گردد و جریان الکتریکی در مدار جاری می‌شود. در شکل ب-۱-۷۸، حالت مدار بسته و موقعیت اجزای مدار دیده می‌شود.

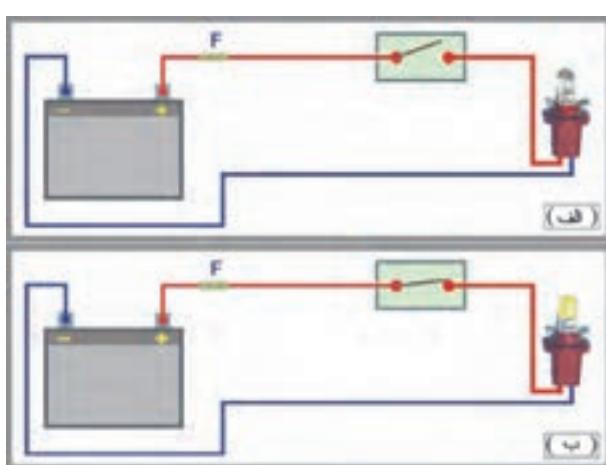

شکل ۱-۷۸



شکل ۱-۷۹

۱-۱۶-۱- انواع سوئیچ‌های به کار رفته در مدارهای الکتریکی خودروها

آسان‌ترین راه برای کنترل جریان الکتریکی یک مدار استفاده از سوئیچ است. سوئیچ‌ها می‌توانند:

- مستقیماً برای کنترل جریان الکتریکی به کار گرفته شوند، مانند سوئیچ چراغ‌های روشنایی؛
- به‌طور خودکار، جریان الکتریکی مدار دیگری را کنترل کند، مانند رله‌ها.

- در شکل ۱-۷۹، سوئیچ چراغ‌های روشنایی با شماره‌ی (۱) و رله با شماره‌ی (۲) دیده می‌شود.

سوئیچ‌ها، که در لفظ عامه کلید نیز گفته می‌شود، از نظر

عملکرد به دو نوع تقسیم می‌شوند:

- سوئیچ‌های دستی (مکانیکی)
- سوئیچ‌های اتومات یا خودکار

سوئیچ‌های دستی مکانیکی توسط راننده‌ی خودرو فعال می‌شود و جریان الکتریکی مدار را برقرار می‌کند (مدار بسته).

این سوئیچ‌ها در انواع مختلفی طراحی و ساخته می‌شوند. در شکل ۱-۸۰، ارتباط داخلی این سوئیچ‌ها نشان داده شده است:


- سوئیچ دستی یک قطبی یک راهه (یک حالتی) با شماره‌ی (۱)؛

- سوئیچ دستی یک قطبی دو راهه (دو حالتی) با شماره‌ی (۲)؛

- سوئیچ دستی دو قطبی یک راهه (یک حالتی) با شماره‌ی (۳)؛

- سوئیچ دستی دو قطبی دو راهه (دو حالتی) با شماره‌ی (۴)؛

- لازم است توضیح دهیم که کلمه‌ی «قطب» تعداد مدارهای ورودی به سوئیچ و «راه» تعداد مدارهای خروجی از سوئیچ را مشخص می‌کند.

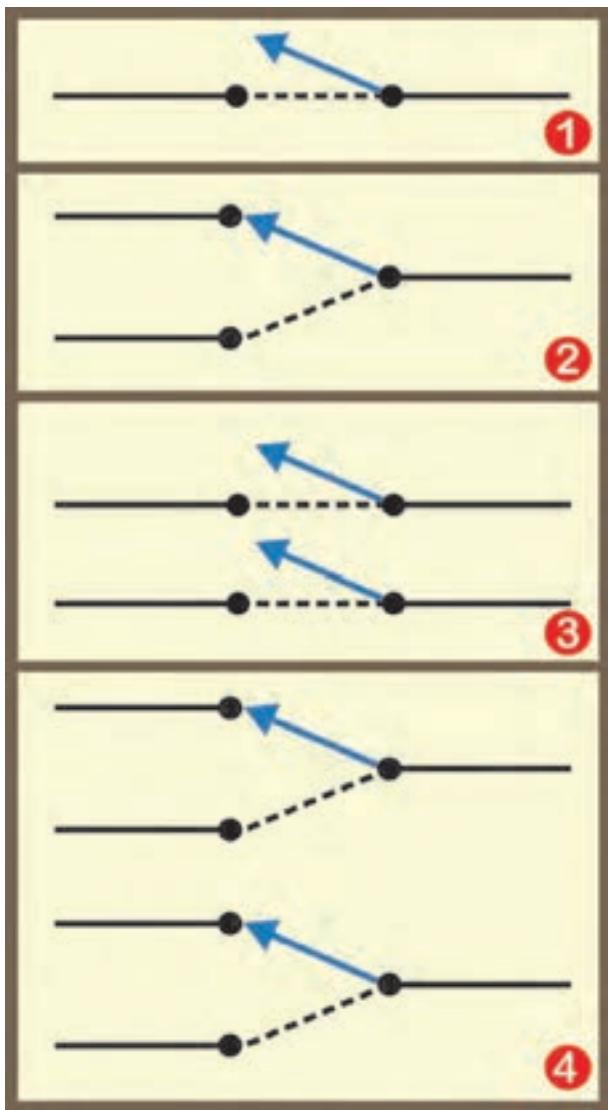


شکل ۱-۸۰



شکل ۱-۸۱

- انواع سوئیچ‌های مکانیکی عبارت‌اند از :
 - نوع فشاری، مانند سوئیچ لای در اتاق خودرو، سوئیچ بوق و سوئیچ سیستم دزدگیر قسمت در موتور و ...؛
 - نوع لغزشی مانند سوئیچ راهنمای، سوئیچ راه‌انداز شیشه گرم کن و ...؛
 - نوع چرخشی، مانند سوئیچ اصلی موتور (سوئیچ جرقه)، سوئیچ راه‌انداز فن بخاری و کولر و
- در شکل ۱-۸۱، چند نوع سوئیچ مکانیکی مورد استفاده در خودروها نشان داده شده است.

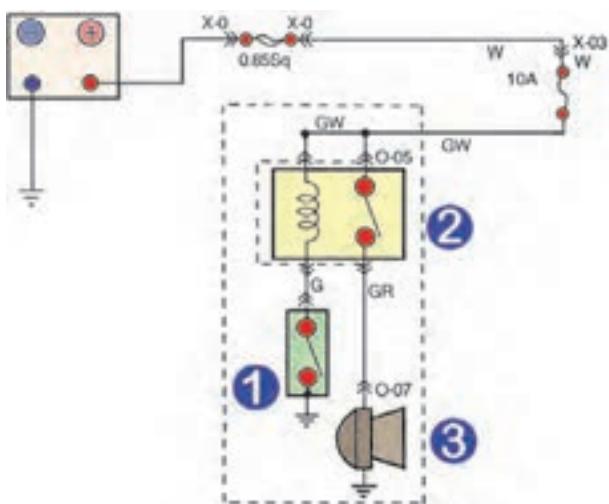

شکل ۱-۸۲

سوئیچ‌های خودکار یا اتومات به سوئیچ‌هایی گفته می‌شود که پس از فعال شدن، مدار الکتریکی دیگری را نیز راه‌اندازی می‌کنند، مانند رله که با عبور جریان الکتریکی از سیم‌پیچ داخل آن ارتباط اجزای مدار الکتریکی دیگری را برقرار می‌کند. در شکل ۱-۸۲، نمودار الکتریکی بوق خودرویی که به رله مجهرز است نشان داده شده است. با فعال شدن سوئیچ مکانیکی نوع فشاری یک حالت (شستی بوق، شماره‌ی ۱)، جریان الکتریکی از سیم‌پیچ داخل رله (شماره‌ی ۲) عبور می‌کند و حوزه‌ی مغناطیسی ایجاد شده در آن اتصال پلاتین‌های رله شده را برقرار می‌سازد و جریان الکتریکی مورد نیاز بوق (شماره‌ی ۳) از مدار دیگری برقرار می‌شود.




شکل ۱-۸۳

- سوئیچ‌های دیگری نیز در خودروها مورد استفاده قرار می‌گیرند که کارشان براساس تغییرات دما یا تغییر فشار مایع است و مدارهای الکتریکی سیستم‌های هشداردهنده و اخطار خودرو را راه‌اندازی می‌کنند. در شکل ۱-۸۳، دو نوع از این سوئیچ‌ها دیده می‌شود :
- حسگر (سنسور) درجه‌ی حرارت آب با شماره‌ی (۱)،
 - حسگر فشار روغن با شماره‌ی (۲).

۱۷- آشنایی با نقشه و علائم مدارهای الکتریکی

در نقشه‌ی مدارهای الکتریکی، با استفاده از نمادها و علائم قراردادی، ارتباط بین اجزای مدارها (از قبیل منبع انرژی، مولد جریان الکتریکی، مصرف کننده‌ها، دستگاه‌های الکتریکی، سوئیچ‌ها و حفاظت کننده‌های مدارها) نشان داده می‌شود.

استفاده از نقشه‌ی مدارهای الکتریکی و دسترسی به ارتباط بین اجزای مدارها در عیب‌یابی و رفع عیب اجزای آن‌ها نقش بهسزایی دارد. از این‌رو، شرکت‌های خودروسازی نقشه‌ی مدارهای الکتریکی خودرو را در کتاب راهنمای تعمیرات خودروها ارائه می‌کنند. برای مثال، در شکل ۱-۸۴ نمودار مدار الکتریکی ساعتی یک نوع خودرو نشان داده شده است.

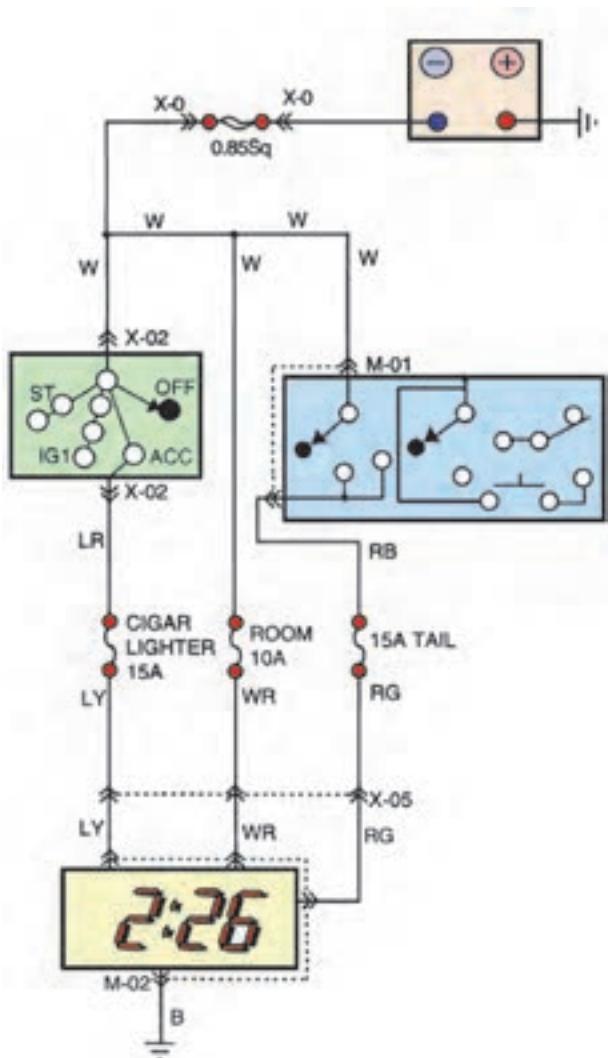


شکل ۱-۸۴- نمودار الکتریکی ساعت خودرو

مدارهای الکتریکی را معمولاً به دو صورت ترسیم می‌کند:

- با علائم قراردادی؛
- به صورت شماتیک.

در شکل ۱-۸۵، یک نوع نقشه‌ی مدار الکتریکی، که با علائم قراردادی رسم شده است، دیده می‌شود.

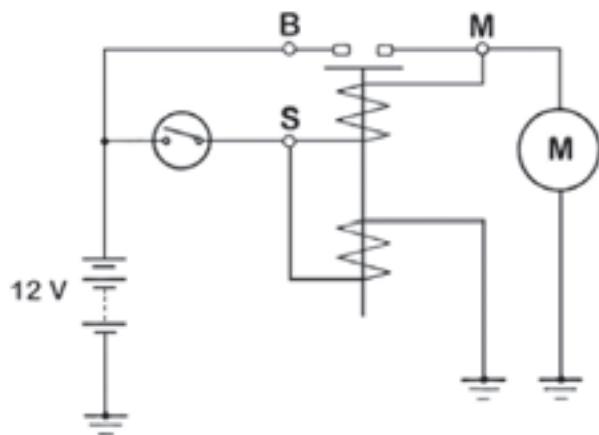


شکل ۱-۸۵

در جدول شماره‌ی ۱-۷، تعدادی از علائم اختصاری مورد استفاده از نقشه‌های الکتریکی خودرو، نشان داده شده است.

جدول ۱-۷- علائم اختصاری الکتریکی


علامت	مفهوم	علامت	مفهوم
	اتصال بدنہ		کلید تبدیل
	فیوز		کلید چند حالته
	سیم پیچ		مشستی فشاری
	لامپ ^۱		کلید لای دری
	خازن		کلید تغییر قطب
	گرم کن (المنت)		پمپ
	موتور		فندک
	باتری		رله
	بوق		مقاومت متغیر
	بلندگو		اتصال نری
	دیود		اتصال مادگی
	کلید قطع و وصل		آتن

– در بعضی از نقشه‌های الکتریکی خودرو از علائم و کدها استفاده می‌شود. در شکل ۱-۸۶، نقشه‌ی مدار الکتریکی گرم کن شیشه‌ی عقب خودرویی دیده می‌شود.

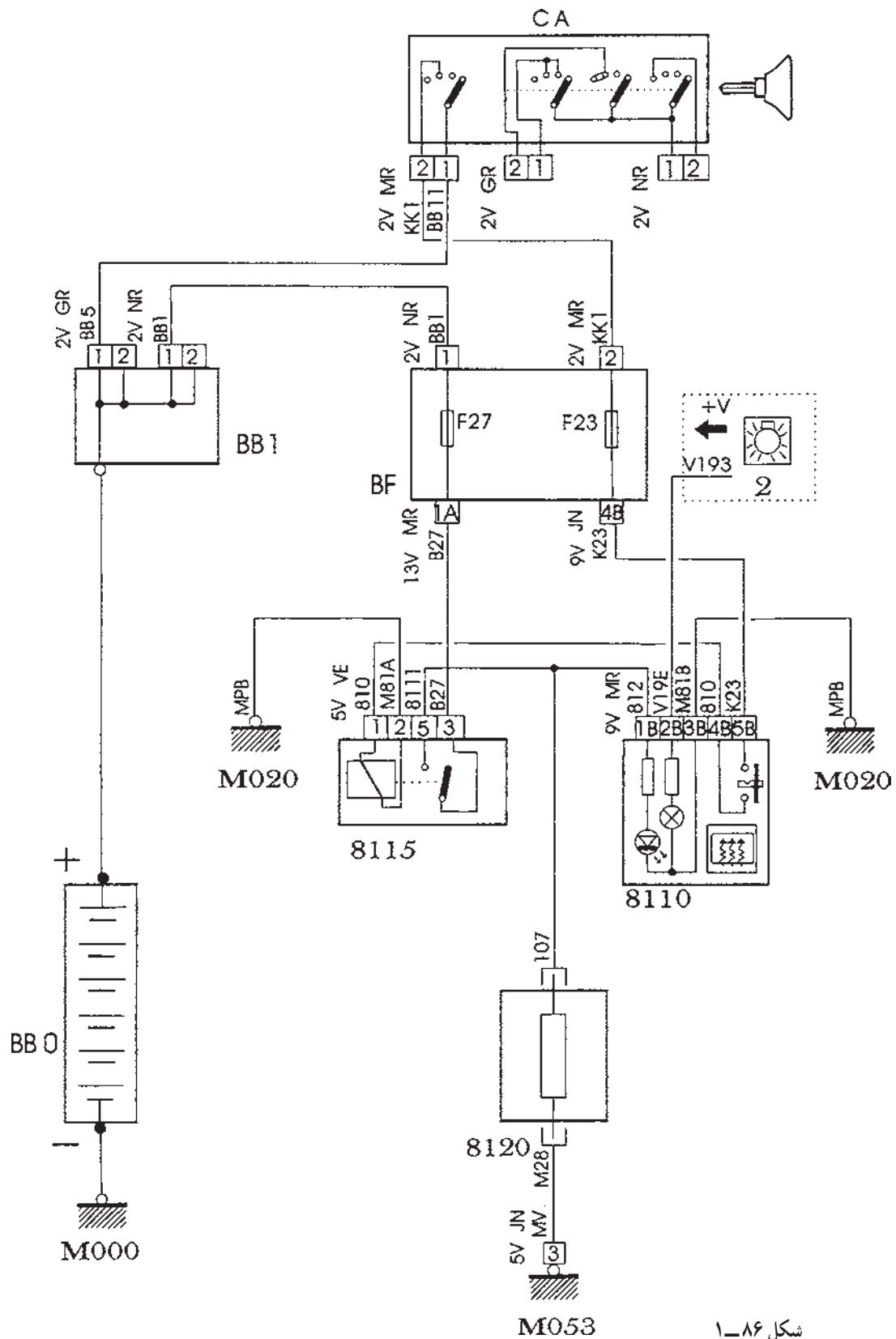

شکل ۱-۸۶

در شکل ۱-۸۷، نقشه اجزای مدار الکتریکی خودرویی که به صورت شماتیک به واحد کنترل (Ecu) متصل شده، نشان داده شده است.

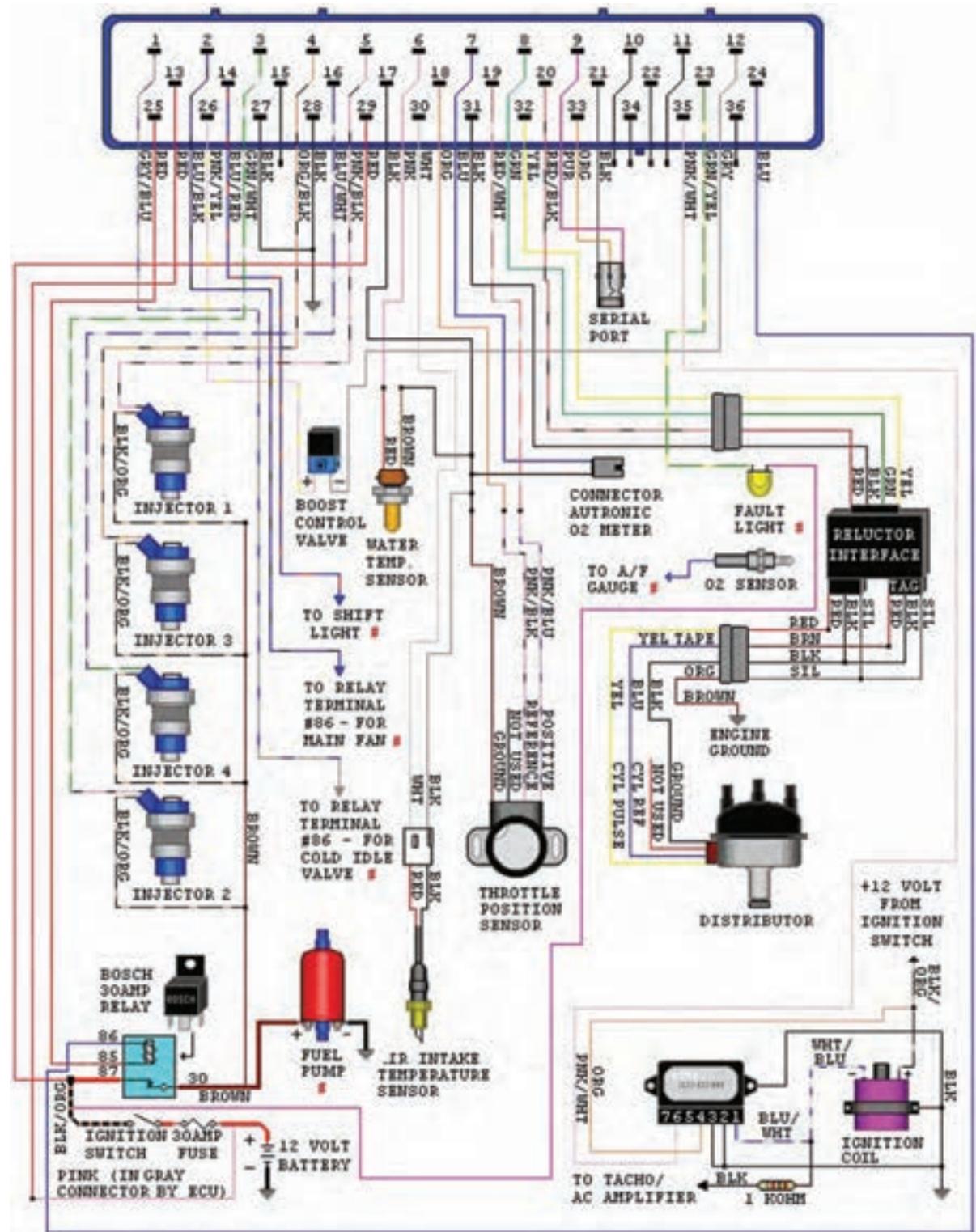

شکل ۱-۸۷

۱-۱۸- آشنایی با انواع سیم‌های مورد استفاده در سیم‌کشی مدارهای الکتریکی خودرو

برای اتصال کلیه دستگاه‌های الکتریکی (صرف‌کننده‌ها، سوئیچ‌ها، حفاظت‌کننده‌ی مدارها و...) به باتری و مولد جریان الکتریکی خودرو از سیم و کابل استفاده می‌شود.

به دلیل زیاد بودن تعداد رشته سیم‌ها (در سیم‌کشی مدارهای الکتریکی خودرو)، معمولاً آن‌ها را به صورت کلاف و دسته سیم در می‌آورند و عایق‌بندی می‌کنند. این مجموعه سیم‌ها که به شاخه‌های مختلفی تقسیم می‌شوند اصطلاحاً درخت سیم نامیده می‌شود. در شکل ۱-۸۸، دسته سیم بخشی از سیم‌کشی خودرو نشان داده شده است.



شکل ۱-۸۸



شکل ۱-۸۹


دسته سیم‌ها را از مسیرهای مشخص و از پیش تعیین شده‌ای (که در طراحی سیم‌کشی مدار الکتریکی، با توجه به محل قرار گرفتن اجزای مدارها پیش‌بینی می‌شود) در روی بدن خودرو عبور می‌دهند. دسته سیم‌ها، معمولاً به وسیله بسته‌های مخصوصی در روی بدن خودرو ثابت نگه داشته می‌شوند. در شکل ۱-۸۹، قسمتی از سیم‌کشی خودرویی، که در قسمت صندوق عقب آن قرار گرفته است، دیده می‌شود.

سیم‌های مورد استفاده در سیم‌کشی مدارهای الکتریکی به دو دسته تقسیم‌بندی می‌شوند:

- سیم‌های افشار؛

- سیم‌های مفتولی؛

سیم‌های نوع افشار از چندین سیم مفتولی بسیار نازک تشکیل یافته‌اند که در کنار هم و به صورت یک مجموعه وظیفه‌ی انتقال جریان الکتریکی را در مدار به‌عهده دارد. جنس سیم‌های افشار، معمولاً از «مس» انتخاب می‌شود که قابلیت هدایت الکتریکی بالایی دارد، و در مقابل عبور جریان الکتریکی مقاومت اندکی از خود نشان می‌دهد. در شکل ۱-۹۰، رشته سیم‌های تشکیل دهنده سیم افشار به صورت شماتیک نشان داده شده است.

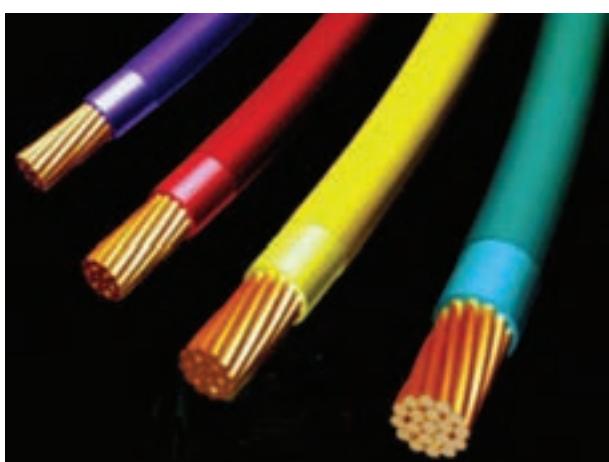


شکل ۱-۹۰



شکل ۱-۹۱

اکثر سیم‌های استفاده شده در مدارهای الکتریکی خودروها از سیم نوع افشار آند. سیم‌های افشار دیرتر گرم می‌شوند و کار با آن‌ها، به دلیل انعطاف پذیری، سهولت‌ر و ساده‌تر است. سیم‌های هادی جریان الکتریسیته به وسیله‌ی روکشی از پلاستیک یا بی‌وی‌سی (PVC) عایق‌بندی می‌شود. عایق‌بندی سیم‌ها برای جلوگیری از نشتی الکتریسیته و اتصال کوتاه در مدارها انجام می‌شود. مواد عایق سیم‌ها را به منظور تشخیص مدارها از یکدیگر، در رنگ‌های مختلفی، انتخاب می‌کنند. در شکل ۱-۹۱، دو نمونه سیم افشار با رنگ عایق متفاوت دیده می‌شود.

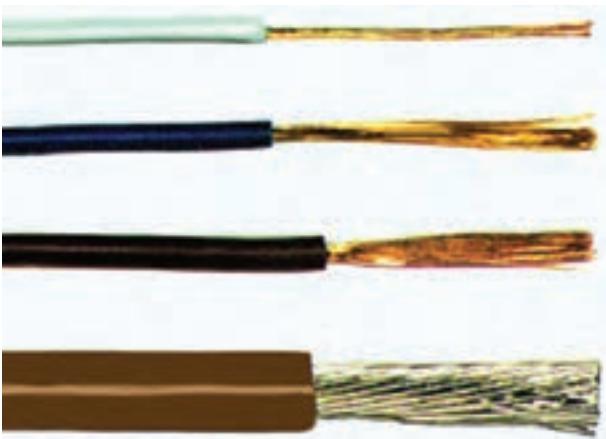

شکل ۱-۹۲

قطر سیم یا کابل بر مبنای مقدار شدت جریان الکتریکی جاری در سیم‌ها انتخاب می‌شود. لذا در سیم‌کشی مدارهای مختلف خودرو، قطر سیم‌ها با یکدیگر متفاوت‌اند و بر حسب حداکثر جریان مصرفی دستگاه الکتریکی، تعیین شده در مدار، تعیین می‌شوند و مورد استفاده قرار می‌گیرند. در شکل ۱-۹۲، چند نمونه سیم افشار با تعداد رشته‌های مختلف نشان داده شده است. (سطح مقطع مؤثر هر سیم برابر است با سطح مقطع یک رشته در تعداد رشته سیم‌های آن).



شکل ۱-۹۳

در سیم‌های نوع مفتولی، قسمت فلزی سیم یک پارچه است و در قطرهای مختلفی ساخته می‌شوند. جنس این نوع سیم‌ها نیز از آلیاژ مس است و به وسیله‌ی عایق الکتریسیته روکش می‌شوند. از سیم‌های نوع مفتولی به ندرت در سیم‌کشی مدارهای الکتریکی خودروها استفاده می‌شود. در شکل ۱-۹۳، چند نوع سیم مفتولی با رنگ عایق متفاوت نشان داده شده است.

جدول ۱-۸

ردیف	قطر سیم ها میلی متر	تعداد رشته و قطر سیم ها میلی متر	سطح مقطع کل هر سیم میلی مترمربع	مقاومت سیم متر سیم (اهم)	حداکثر جریان دائم (آمپر)
۱	۱۴،۰/۲۵	۰/۶۹	۲/۷	۱۰۰	۶
۲	۱۴،۰/۳	۰/۹۹	۱/۹	۱/۷۵	۸/۷۵
۳	۲۸،۰/۳	۱/۹۸	۰/۹۴	۰/۷۵	۱۷/۵
۴	۴۴،۰/۳	۲/۱	۰/۶	۰/۶	۲۵
۵	۶۵،۰/۳	۴/۶	۰/۴۱	۰/۴۱	۳۵
۶	۸۴،۰/۳	۵/۹	۰/۳۱	۰/۳۱	۵۰
۷	۹۷،۰/۳	۶/۹	۰/۲۷	۰/۲۷	۵۰
۸	۱۲۰،۰/۳	۸/۵	۰/۲۲	۰/۲۲	۶۰

در جدول ۱-۸، تعداد رشته و قطر هر یک از آنها، سطح مقطع سیم، مقاومت سیم در ۱۰۰ متر و حداکثر جریان دائم در سیم‌ها نشان داده شده است. برای مثال در سطر شماره‌ی (۱) مشخصات مربوط به سیمی درج شده، که از ۱۴ رشته به قطر ۲۵ میلی متر تشکیل یافته است. سطح مقطع این سیم برابر با ۰/۶۹ میلی مترمربع و مقدار مقاومت ایجاد شده در مقابل عبور جریان الکتریکی از آن در هر صد متر سیم ۲/۷ اهم است. این نوع سیم برای استفاده در سیم‌کشی مدارهای الکتریکی، که حداکثر شدت جریان عبور کرده از آن ۶ آمپر باشد، مناسب است.



شکل ۱-۹۴


۱-۱۸-۱- کدنگ سیم‌ها: در سیم‌کشی سیستم‌های الکتریکی خودرو از رشته سیم‌های متعددی استفاده می‌شود که برای سهولت در شناسایی سیم‌های مدارهای مختلف (برای عیب‌یابی، تعویض یا تعمیر بخشی از سیم‌کشی) از رنگ‌بندی روکش سیم‌ها (کدنگ) بهره گرفته شده است. با توجه به محدود بودن تعداد رنگ‌ها، روکش عایق سیم‌ها را به دو صورت رنگ‌بندی می‌کنند :

- روکش عایق با رنگ زمینه‌ی تک رنگ ؛

- روکش عایق با رنگ زمینه‌ی دو رنگ ؛

در نوع اول، روکش عایق سیم در کل کلاف تولید شده رنگ ثابت دارد و یک رنگ انتخاب شده است. در شکل ۱-۹۴، چند نمونه از سیم افshan با رنگ روکش عایق یک‌نواخت دیده می‌شود.


در نوع دوم، زمینه‌ی روکش سیم از یک رنگ انتخاب شده و برای متمایز شدن دارای نوار باریکی از یک رنگ دیگری است. در شکل ۱-۹۵، چند نمونه از روکش عایق سیم‌های افshan با کدنگ قرمز با راه آبی (RL)، سیاه با راه زرد (BY) و قرمز با راه سبز (RG) نشان داده شده است.

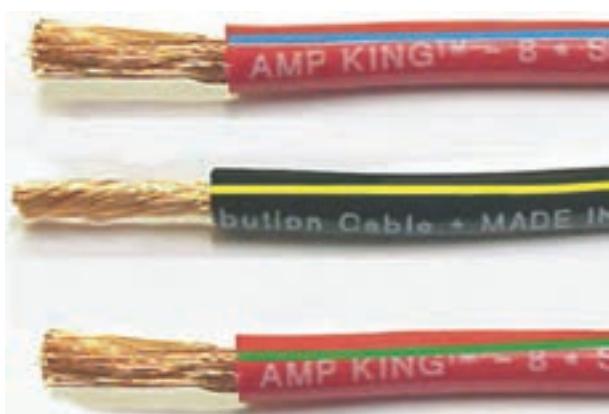

شکل ۱-۹۵

جدول ۱-۹

مشخصات (وات)	انواع چراغها	
۶۰/۵۵	بالا - پایین	چراغهای اصلی جلو
۴۵/۴۰	بالا - پایین	چراغهای هالوژن
۲۱	جلو	چراغهای راهنمای عقب
۲۱	عقب	
۵		چراغ راهنمای بغل
۲۱/۵		چراغ ترمز و چراغ خطر
۵		چراغهای کوچک
۵		چراغ نمره
۲۱		چراغ دندن عقب
۱۰		چراغ داخل اتاق
۶		چراغ نقشه‌خوانی
۵		چراغ صندوق عقب
چراغهای هشدار دهنده (صفحه آمپر)		
۳/۴		چراغ راهنمای فلاشر
۳/۴		چراغ نور بالا
۳/۴		چراغ گرم کن شیشه‌ی عقب
۳/۴		چراغ روغن
۳/۴		چراغ شارژ
۳/۴		چراغ ترمز
۳/۴		چراغ پشت صفحه آمپر
۱/۴		چراغ رادیو پخش
۱/۴		چراغ پانل بخاری

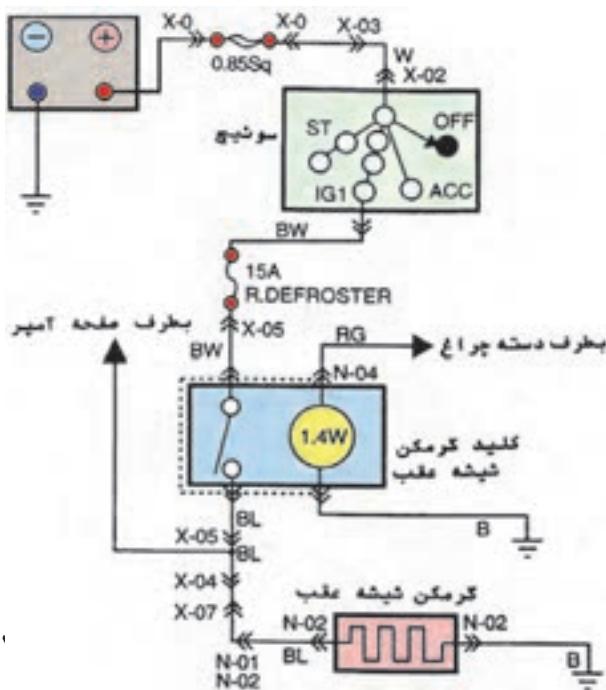

همان طور که ذکر شد، رنگ عایق سیم‌ها (کد رنگ) یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های سیم‌کشی مدارهای الکتریکی خودروها به شمار می‌رود، که در شناسایی سیم‌ها نقش بهسزایی دارد. در جدول ۱-۹، کد رنگ استفاده شده در یک نوع خودرو دیده می‌شود. لازم است توضیح داده شود که «کد رنگ» استاندارد شده‌ای وجود ندارد و شرکت‌های خودروساز برای تولیدات خود از کد رنگ‌های مختلفی استفاده می‌کنند. به عنوان مثال برای رنگ‌هایی مانند سیاه (Black)، آبی (Blue) و قهوه‌ای (Brown)، که حرف اول هر سه رنگ با حرف (B) شروع می‌شوند، در جدول کد رنگ یک نوع خودرویی برای رنگ سیاه از حرف (B)، رنگ آبی از حرف (U) و رنگ قهوه‌ای از حرف (N) استفاده شده است.

کاربرد کد رنگ سیم‌ها در نمودار الکتریکی مدار گرم کن شیشه‌ی عقب خودرویی در شکل ۱-۹۶ نشان داده شده است. سیم‌های استفاده شده در سیم‌کشی مدار الکتریکی عبارت‌اند از:

— سفید (W)

— سیاه با راه سفید (BW)

— قرمز با راه سبز (RG)


— سیاه (B)

— سیاه با راه آبی (BL)



شکل ۱-۹۷

در بعضی از قسمت‌های سیم‌کشی خودرو مانند اتصال باتری و استارتر و... از کابل‌هایی به قطر 10 mm الی 15 mm استفاده می‌شود. در این نوع کابل‌ها تعداد رشته سیم و قطر آن‌ها از سایر سیم‌های به کار رفته در مدارهای الکتریکی خودرو بیشتر است. انتخاب کابل به دلیل شدت جریان مصرفی زیاد استارتر است (شدت جریان مصرفی استارتر تا 300 A است). در شکل ۱-۹۷، کابل مدار باتری دیده می‌شود.

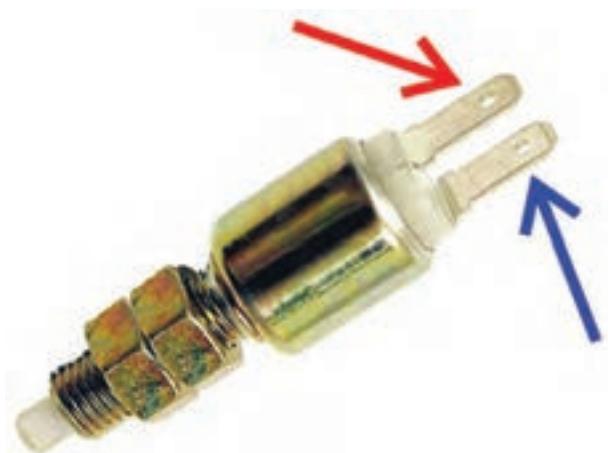

شکل ۱-۹۸

۱-۱۹- آشنایی با سرسیم‌ها و کانکتورها^۱

دستگاه‌های الکتریکی مدارهای مختلف خودرو دارای ترمینال‌های ورود و خروج جریان الکتریکی هستند که با استفاده از سرسیم و سیم‌ها به سایر اجزای مدار مرتبط می‌شوند. در شکل ۱-۹۸، ترمینال‌های یک نوع سوئیچ فشاری با فلاش قرمز و آبی رنگ مشخص شده است.




شکل ۱-۹۹

سرسیم‌ها معمولاً از آلیاژ مس و در اندازه و فرم‌های مختلفی بر مبنای نوع کاربرد آن‌ها طراحی و ساخته می‌شوند. در شکل ۱-۹۹، چند نوع از سرسیم‌های مورد استفاده در سیم‌کشی مدارهای الکتریکی خودرو نشان داده شده است. گفتنی است در ساختن بعضی از سرسیم‌ها از آلیاژ فلز آلومینیم نیز استفاده می‌شود.



شکل ۱-۱۰۰

فرم ساختمان سرسیم‌ها به گونه‌ای طراحی شده است که به یک طرف آن‌ها قسمت فلزی سیم متصل می‌شود و طرف دیگر سرسیم روی ترمینال ورودی و یا خروجی دستگاه الکتریکی قرار می‌گیرد. با استفاده از سرسیم‌ها می‌توان اتصال دو سیم مدار را نیز برقرار نمود. در شکل ۱-۱۰۰، کاربرد سرسیم‌ها نشان داده شده است.

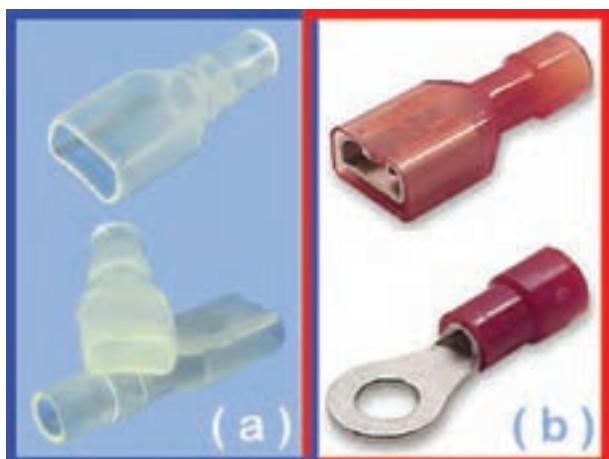

شکل ۱-۱۰۱

برای عایق‌کاری سرسیم‌ها، معمولاً از روش‌های پلاستیکی استفاده می‌شود. که پس از اتصال قسمت فلزی سیم به سرسیم، محل اتصال را می‌پوشاند. با توجه به نوع کاربرد سرسیم‌ها، در انواعی از آن‌ها کل بدنه‌ی سرسیم نیز بهوسیله‌ی عایق پوشانده می‌شود. در شکل ۱-۱۰۱-a، نوعی از روش عایق سرسیم‌ها و در شکل ۱-۱۰۱-b نحوه‌ی عایق‌کاری دو نوع از سرسیم‌ها دیده می‌شود.




شکل ۱-۱۰۲

برای اتصال کابل‌ها به باتری و استارتر و... در سیم‌کشی خودرو نیز از بست‌های خاصی استفاده می‌شود که اندازه و فرم ساختمان آن‌ها بحسب کاربردشان طراحی و تولید می‌شود. این نوع بست‌ها را نیز پس از وصل نمودن به قسمت فلزی کابل عایق‌کاری می‌کنند. در شکل ۱-۱۰۲، چند نوع بست کابل به همراه روش عایق آن‌ها نشان داده شده است.




شکل ۱-۱۰۳

بست اتصال کابل‌های باتری به ترمینال‌های آن نیز به وسیله‌ی روکش‌هایی (کاور) که متناسب با ساختمان و فرم بست طراحی و ساخته شده است، برای جلوگیری از اتصال کوتاه محافظت می‌شود. در شکل ۱-۱۰۳، یک نوع پوشش روی بست باتری با فلش مشخص شده است.

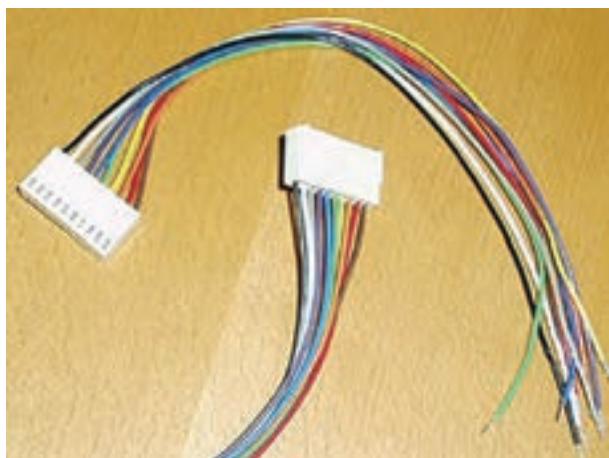


شکل ۱-۱۰۴

اکثر اتصالات سیم‌کشی اجزای مدار در خودروهای دهه‌ی اخیر با استفاده از کانکتور (اتصال مرکب) صورت می‌گیرد و از تعدادی سررسیم «نری و مادگی» تشکیل شده است که در قالب یک مجموعه چندین اتصال و ارتباط الکتریکی را برقرار می‌سازد. در شکل ۱-۱۰۴، یک نوع کانکتور یا واسطه‌ی اتصال مرکب دیده می‌شود که اتصال تعداد ده رشته سیم مدار الکتریکی را برقرار می‌سازد.

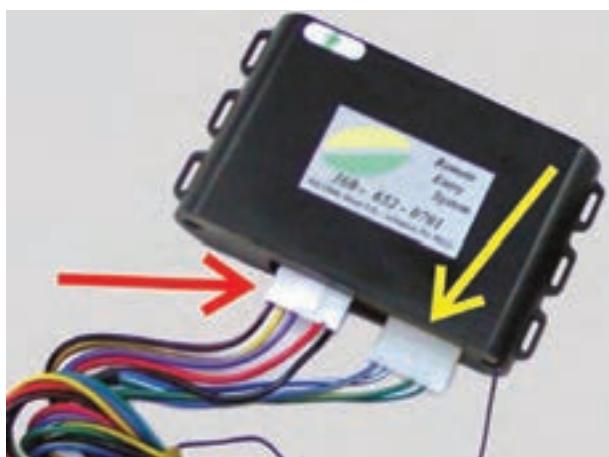


شکل ۱-۱۰۵

کانکتورها از نظر ابعاد و شکل ظاهری با یکدیگر متفاوت‌اند و بر حسب نوع کاربردشان طراحی و ساخته می‌شوند. در شکل ۱-۱۰۵، کانکتورهای مورد استفاده (برای اتصال سیم‌کشی اجزای مدار الکتریکی سیستم دزدگیر به واحد کنترل الکترونیکی آن) با فرش‌های زرد و قرمز رنگ نشان داده شده است.

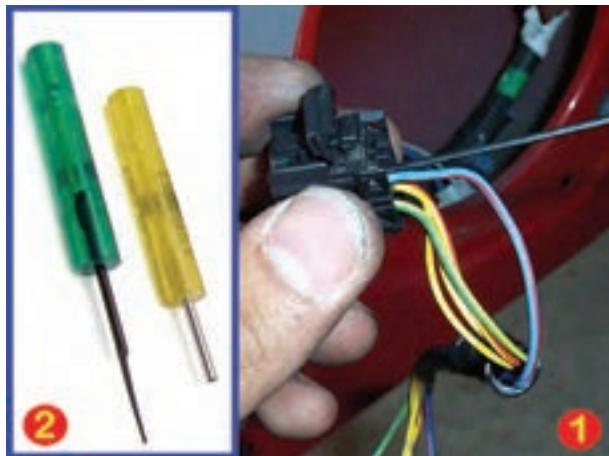


شکل ۱-۱۰۶

سرسیم‌های داخل کانکتورها و سوکت‌ها به وسیله‌ی خارهای فلزی، که در بدنه‌ی سرسیم ایجاد شده، در داخل بدنه‌ی کائوچویی کانکتور ثابت شده است و در مقابل حرکت آن در جهت عکس جا زدن سرسیم مقاومت می‌کند. برای خارج نمودن سرسیم از ابزارهای مخصوص استفاده می‌شود. توسط این ابزارها خار روی سرسیم از محل خود آزاد و از داخل کائوچویی خارج می‌شود. در شکل ۱-۱۰۶-۱، کاربرد ابزار مخصوص برای آزاد کردن سرسیم از بدنه‌ی کائوچویی کانکتور و در شکل ۱-۱۰۶-۲، دو نوع ابزار مخصوص دیده می‌شود.

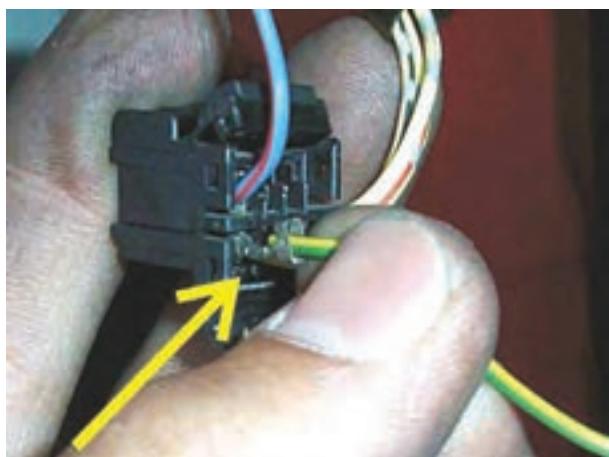

شکل ۱-۱۰۷


پس از آزاد شدن خار سرسیم به راحتی می‌توان آن را از داخل بدنه‌ی کائوچویی کانکتور بیرون آورد. در شکل ۱-۱۰۷، بیرون آوردن سرسیم دیده می‌شود.

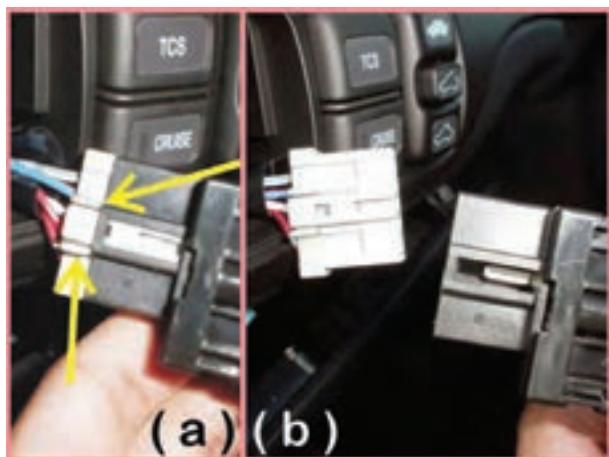


شکل ۱-۱۰۸

بدنه‌ی کانکتورها به صورت نری و مادگی است و پس از اتصال به یکدیگر (توسط خارهای پلاستیکی طراحی شده در روی بدنه) نسبت به یکدیگر ثابت می‌شوند. برای جدا کردن دو قسمت بدنه، ابتدا زائدی روی خارها را به سمت داخل بدنه فشار می‌دهند، سپس آن‌ها را به صورت کشویی از یکدیگر جدا می‌کنند. در شکل ۱-۱۰۸ a، زائد های فشاری و آزاد کننده‌ی خارها و در شکل ۱-۱۰۸ b جدا کردن کانکتور از سوئیچ چراغ‌های یک نوع خودرو دیده می‌شود.

چند نمونه‌ی دیگر از انواع کانکتورها و نحوه‌ی قرار گرفتن سرسیم‌ها در داخل آن‌ها، در شکل ۱-۱۰۹ به صورت شماتیک نشان داده شده است.

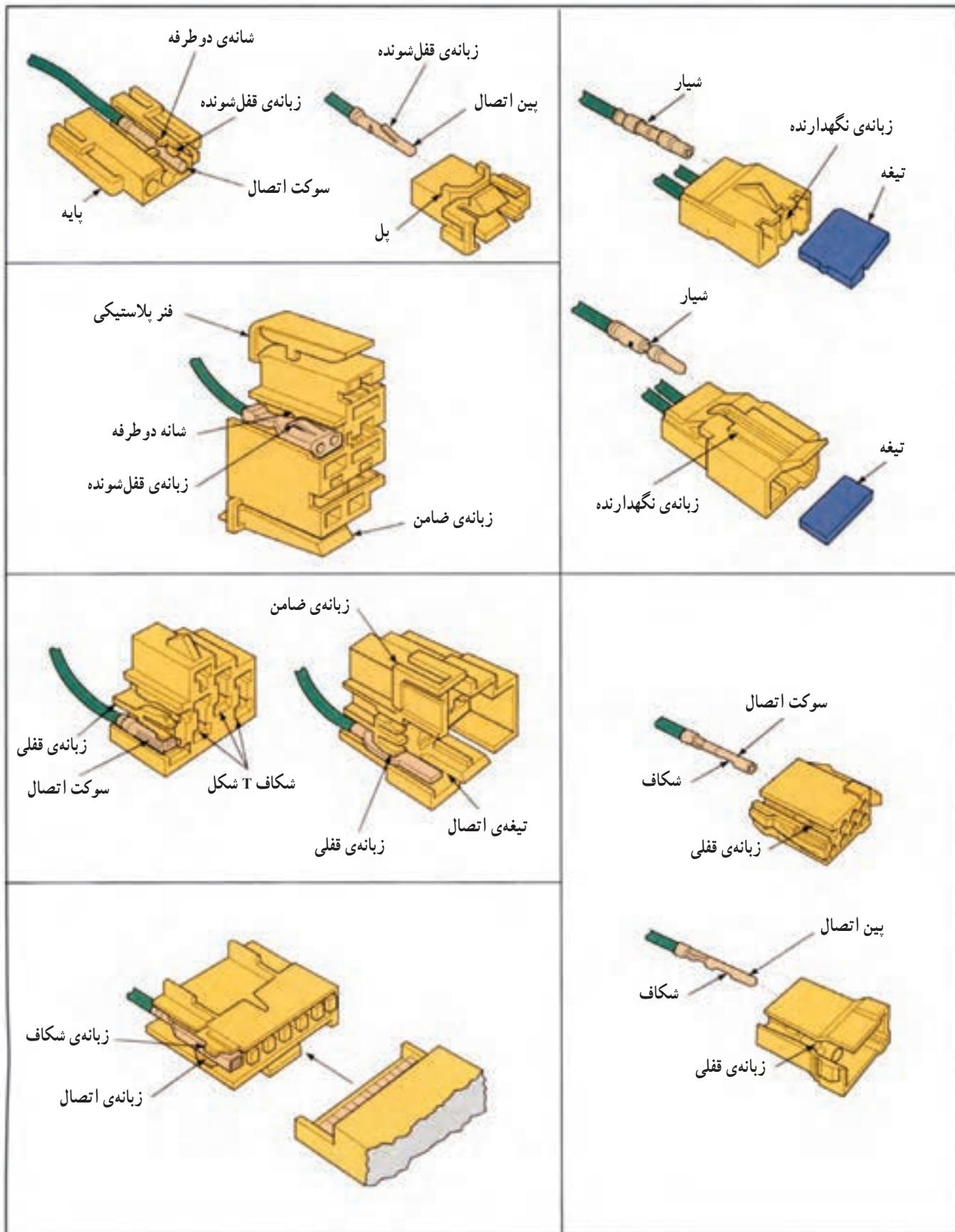


شکل ۱-۱۰۹

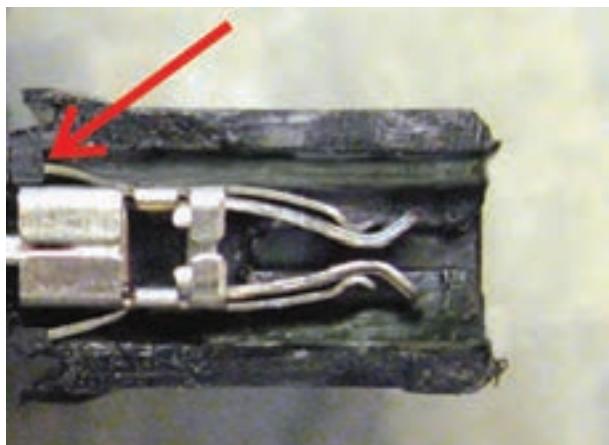

شکل ۱-۱۱۰


فرم ساختمان داخل کائوچوبی کانکتور به نحوی طراحی شده است که در حالت عادی زائدی فنری سرسیم با تکیه‌گاه داخل کائوچوبی درگیر می‌شود و درنتیجه سرسیم ثابت می‌ماند. در شکل برش خورده‌ی ۱-۱۱۱°، محل درگیری زائدی فنری سرسیم با تکیه‌گاه پله‌ای داخل یک نوع کانکتور با فلاش قرمز رنگ مشخص شده است.

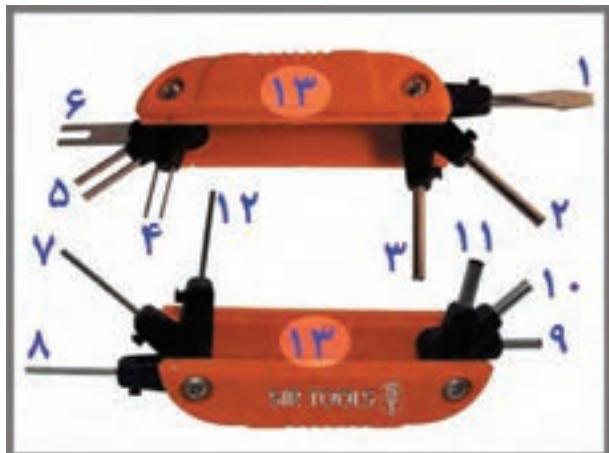


شکل ۱-۱۱۱

برای آزاد کردن زائدی فنری سرسیم‌ها از ابزارهای مخصوصی استفاده می‌شود که نوعی از آن‌ها در شکل ۱-۱۱۱ نشان داده شده است.

- ۱- پیچ گوشتی تخت
- ۲- میله‌ی لوله‌ای
- ۳- لوله‌ی فنری
- ۴- تیغه‌ی زوج تخت
- ۵- تیغه‌ی زوج تخت
- ۶- تیغه‌ی تخت شکاف دار
- ۷- تیغه‌ی چهارگوش (مربعی)
- ۸- تیغه‌ی تخت
- ۹- میله‌ی لوله‌ای
- ۱۰- میله‌ی لوله‌ای
- ۱۱- میله‌ی لوله‌ای
- ۱۲- تیغه‌ی تخت
- ۱۳- بدنه‌ی پلاستیکی جعبه‌ی ابزار مخصوص برای خارج نمودن سرسیم کانکتور، ابتدا ابزار مناسب انتخاب می‌شود. (ابزار مناسب این سرسیم از نوع تیغه‌ای است، به طوری که تیغه‌های آن را وارد فضای بین بدنه‌ی سرسیم و کائوچوبی می‌کنند). در شکل برش خورده‌ی کائوچوبی (شماره‌ی ۱-۱۱۲) وضعیت قرار گرفتن ابزار مخصوص در شیار داخل کانکتور با فلاش مشخص شده است.

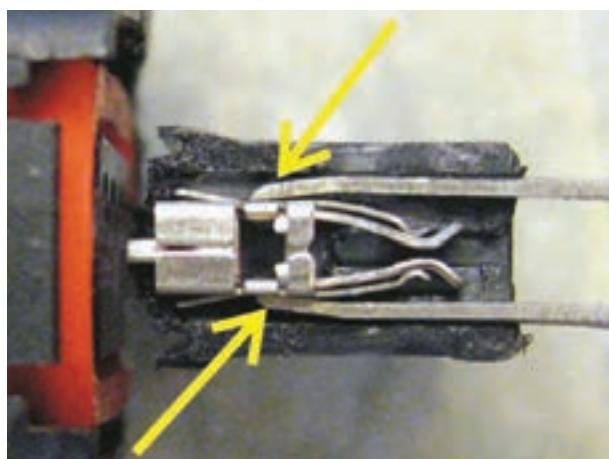

شکل ۱-۱۱۲

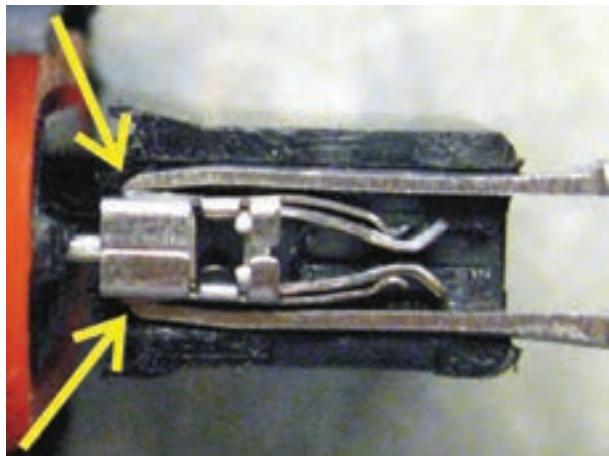


شکل ۱-۱۱۳

سر تیغه‌ای ابزار، هنگام حرکت طولی در داخل کانکتور، زائدات فرنی سرسیم را به سمت داخل جمع می‌کند و حالت درگیری آن‌ها را با پله‌ی کائوچویی آزاد می‌سازد. در شکل برش خورده‌ی کائوچویی (شماره‌ی ۱-۱۱۳) جمع کردن زائدات فرنی سرسیم به‌وسیله‌ی ابزار تیغه‌ای نشان داده شده است.



شکل ۱-۱۱۴

پس از آزاد کردن زائدات می‌توان به راحتی سرسیم را از داخل محل خود خارج نمود. در شکل برش خورده‌ی شماره‌ی ۱-۱۱۴ خارج کردن سرسیم از داخل کائوچویی کانکتور نشان داده شده است.

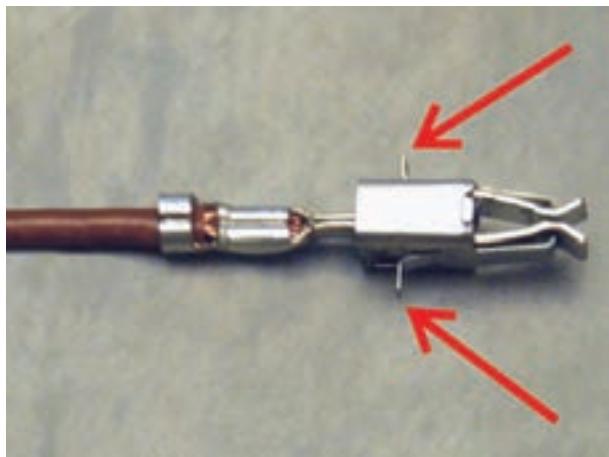

شکل ۱-۱۱۵

سرسیم و سیم اتصال مدار الکتریکی و زائدات فرنی آن، که با فلاش‌های قرمز رنگ در شکل ۱-۱۱۵ مشخص شده است، پس از خارج نمودن آن از داخل بدنه‌ی کائوچویی کانکتور، نشان داده شده است.



شکل ۱-۱۱۶

۱-۲۰ مدارهای الکتریکی خودرو

ابزارهای عمومی مورد استفاده در سیم‌کشی خودرو عبارت است از :

- انبردست

- انبر دمباریک

- سیم‌چین

- انواع آچار پیچ گوشتی، چهارسو و آچار پیچ گوشتی تخت

- آچار بکس

- آچار شش گوش (آلن)

- آچار رینگی

- آچار تخت

در شکل ۱-۱۱۶، تعدادی از انواع ابزارهای عمومی نشان داده شده است.



شکل ۱-۱۱۷

از دیگر ابزارهای مخصوص مورد استفاده در سیم‌کشی مدارهای الکتریکی خودرو، می‌توان از سیم‌لخت کن، انبر چندکاره‌ی سیم‌لخت کن، پرج کن و سیم‌بر نام برد. در شکل ۱-۱۱۷، انبرسیم‌لخت کن و انبر چندکاره‌ی مورداستفاده در سیم‌کشی خودرو دیده می‌شود.

کاربرد تعدادی از ابزار سیم کشی در شکل ۱-۱۱۸ نشان داده شده است.



شکل ۱-۱۱۸

۱-۲۱- ابزار و وسایل عایق کاری

ابزار و وسایل مورد استفاده در عایق کاری سیم کشی اجزای مدارهای الکتریکی خودرو عبارت است از :



شکل ۱-۱۱۹

در شکل ۱-۱۱۹، چند نوع ابزار و وسایل عایق کاری به ترتیب زیر نشان داده شده است :

دستگاه دمنده هوا گرم با شماره (۱)

دستگاه هویه برقی با شماره (۲)

لوله عایق الکتریسیته از جنس پیوی سی (PVC) با


شماره (۳)

عایق های تیوبی با شماره (۴)

عایق های تیوبی شکل برای روکش کردن و عایق کاری محل اتصال دو قطعه سیم یا محل اتصال سیم به سر سیم ها به کار می روند. این نوع عایق در مقابل حرارت منقبض می شود و محل اتصال را به خوبی می بوشاند. در شکل ۱-۱۲۰، عایق های تیوبی شکل مورد استفاده در سیم کشی خودرو با قطرهای متفاوت نشان داده شده است.




شکل ۱-۱۲۰

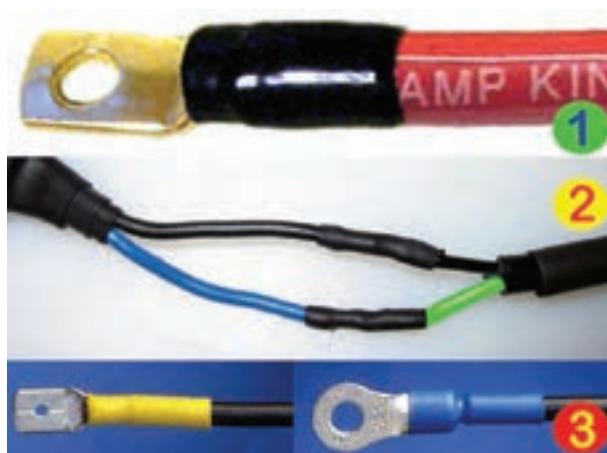

کاربرد عایق های تیوبی در شکل ۱-۱۲۱ برای عایق کاری محل اتصال کابل و سر سیم مخصوص ترمینال آلترناتور با شماره (۱)، عایق کاری محل اتصال سیم ها به یکدیگر با شماره (۲) و عایق کاری سر سیم ها به سیم های مدار الکتریکی با شماره (۳) نشان داده شده است.



(الف)

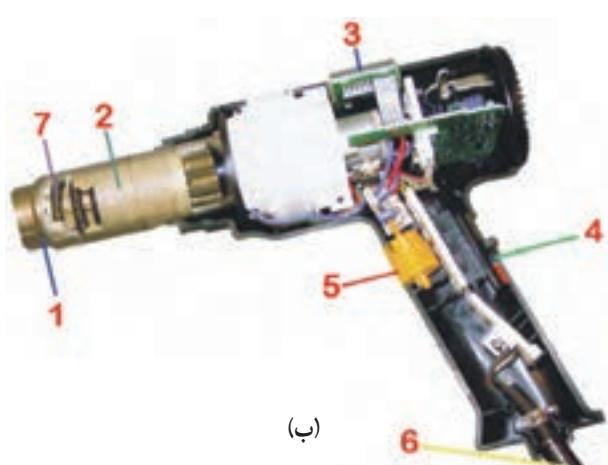

(ب)

۱-۱۲۲

برای حرارت دادن عایق‌های تیوبی شکل از دستگاه‌های تولید حرارت و هوای گرم (دمندهٔ حرارت) استفاده می‌شود. حرارت در این دستگاه‌ها به دو طریق ایجاد می‌شود:

- الکتریکی

- با استفاده از انرژی گاز (شکل الف - ۱-۱۲۲) در دستگاه‌های الکتریکی از المنت حرارتی، که درون محفظه‌ی جلوی دستگاه قرار دارد، استفاده شده است و حدّ تولید حرارت در آن به وسیلهٔ ترموکوپل (حسگر درجهٔ حرارت) کنترل می‌شود. در شکل ب - ۱-۱۲۲ اجزای داخلی دستگاه دمندهٔ هوای گرم دیده می‌شود:

۱- ترموکوپل (حسگر درجهٔ حرارت)

۲- محفظهٔ المنت حرارتی

۳- نشان‌دهندهٔ درجهٔ حرارت

۴- سوئیچ روشن و خاموش دستگاه

۵- سوئیچ کنترل کنندهٔ جریان هوا

۶- سیم اتصال برق دستگاه

۷- المنت




۱-۱۲۳

کاربرد دستگاه دمندهٔ هوای گرم نوع الکتریکی در شکل ۱-۱۲۳ دیده می‌شود.



شکل ۱-۱۲۴

در دستگاه‌های نوع گازی، حرارت مؤثر برای انقباض عایق تیوبی از سوختن گاز خروجی از دستگاه حاصل می‌شود. وظیفه‌ی کترول و تنظیم شعله به‌عهده‌ی کلید چرخانی است که در شکل شماره‌ی ۱-۱۲۴ با فلش زرد رنگ نشان داده شده است. ایجاد جرقه برای راه‌اندازی دستگاه و اشتعال گاز نیز با فشار دادن اهرمی، که به‌وسیله‌ی فلاش قرمز رنگ مشخص شده است، انجام می‌شود.

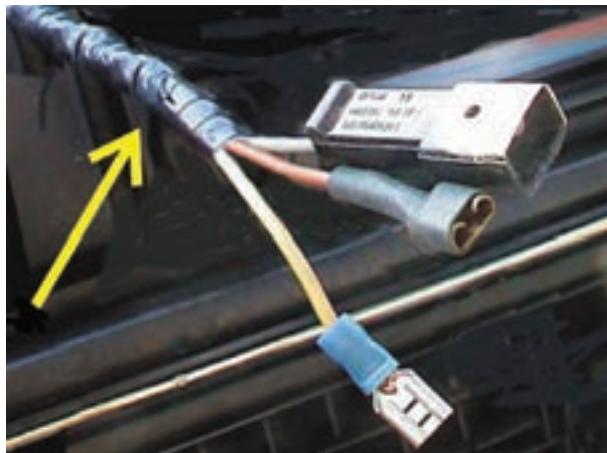

شکل ۱-۱۲۵

نوارچسب پلاستیکی نیز از وسایل عایق‌کاری در سیم‌کشی خودروها به‌شمار می‌رود، که می‌توان با استفاده از آن محل اتصال دو قطعه سیم را عایق‌بندی کرد. بیشترین کاربرد نوارچسب‌های پلاستیکی به نوارپیچی دسته سیم‌های خارج شده از درخت سیم (سیم‌کشی) خودرو اختصاص می‌یابد. در شکل ۱-۱۲۵ نوار چسب پلاستیکی به کار رفته در نوارپیچی و عایق‌کاری قسمتی از سیم‌های متصل به سوئیچ چراغ‌ها در یک نوع خودرو، با فلاش نشان داده شده است.



شکل ۱-۱۲۶

در گذشته، سیم‌های به کار رفته در سیم‌کشی مدارهای الکتریکی خودروها معمولاً به وسیله‌ی نوارهای پلاستیکی کلاف‌بندی و عایق‌کاری می‌شد، ولی امروزه سیم‌های از داخل لولهایی از جنس پلاستیک و پی‌وی‌سی (PVC) عبور می‌دهند. استفاده از لولهای یادشده، ضرب اطمینان عایق‌بندی را نسبت به روش نوارپیچی افزایش داده است. در شکل ۱-۱۲۶، کاربرد نوعی پی‌وی‌سی (PVC) در عایق‌کاری سیم به کار رفته در مدار الکتریکی خودرو نشان داده شده است.

۱-۲۲- لحیم کاری

لحیم کاری عبارت از اتصال دو یا چند فلز به وسیله‌ی فلز یا آلیاز ثالث است، که در دو نوع لحیم کاری سخت و لحیم کاری نرم انجام می‌شود. نوع دوم آن یعنی لحیم کاری نرم، در سیم کشی خودروها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش درجه‌ی حرارت بسیار پایین تر از نقطه‌ی ذوب عناصر مورد لحیم کاری است و عمل لحیم کاری در درجه‌ی حرارت پایین تر از ۴۵ درجه سانتی‌گراد صورت می‌گیرد. در شکل ۱-۱۲۷ اتصال دو سیم به روش لحیم کاری دیده می‌شود، برای گرم کردن سیم و ذوب لحیم از هویه‌های الکتریکی، که در دو نوع مقاومتی (هویه قلمی) و ترانسفورماتوری (هویه هفت تیری) طراحی و تولید شده است، استفاده می‌شود. در هویه‌های نوع قلمی بک سیم مقاومت دارد، که در داخل پوششی از عایق قرار دارد، در اطراف میله‌ی مسی هویه پیچیده شده است و هنگام اتصال هویه به برق و عبور جریان الکتریکی از مقاومت، انرژی الکتریکی به انرژی گرمایی تبدیل می‌شود و باعث داغ شدن میله‌ی مسی هویه می‌گردد. با تماس دادن میله‌ی مسی هویه به سیم و آلیاز لحیم، سیم گرم شده و لحیم ذوب می‌شود. در شکل ۱-۱۲۸، یک نوع هویه‌ی قلمی (مقاومتی)، پایه‌ی نگهدارنده‌ی هویه و مفتوح لحیم نشان داده است.


شکل ۱-۱۲۷



شکل ۱-۱۲۸

هنگام لحیم کاری سیم افسان، ابتدا قسمت بدون روکش عایق سیم را به وسیله‌ی هویه گرم می‌کنند و سپس محل موردنظر را با سیم لحیم پوشش می‌دهند تا رشته‌های سیم افسان با یکدیگر یک پارچه شوند. در شکل ۱-۱۲۹، لحیم کاری سیم افسان دیده می‌شود.

شکل ۱-۱۲۹

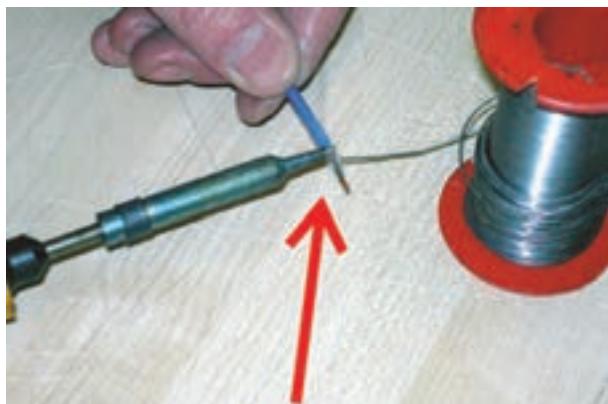



شکل ۱-۱۳۰

در طراحی هویه‌های نوع ترانسفورماتوری (هفت‌تیری) از اصول مغناطیس و القای متقابل استفاده شده است. به این صورت، که از یک سیم پیچ با حلقه‌های زیاد (سیم پیچ اولیه) و سیم پیچ دیگر با حلقه‌های کم (۱ الی ۳ حلقه) به نام سیم پیچ ثانویه‌ای که به میله‌ی حرارتی قابل تعویض هویه متصل می‌باشد تشکیل شده است. در نتیجه هنگام عبور جریان الکتریکی از سیم پیچ اولیه در سیم پیچ ثانویه حرارت زیادی تولید می‌شود و به میله‌ی هویه انتقال می‌یابد. در شکل ۱-۱۳۰، یک نوع هویه‌ی هفت‌تیری دیده می‌شود، که در آن میله‌ی حرارتی قابل تعویض هویه با شماره‌ی (۱)، بدنی دستگاه با شماره‌ی (۲)، لامپ اخطار روشن بودن دستگاه با شماره‌ی (۳)، شستی فشاری راه انداز هویه با شماره‌ی (۴)، محل قرار داشتن سیم پیچ‌ها با شماره‌ی (۵) و مفتول لحیم با شماره‌ی (۶) مشخص شده است. کاربرد هویه‌ی برقی هفت‌تیری در لحیم‌کاری سیم افسان در شکل ۱-۱۳۱، دیده می‌شود.

در هنگام لحیم‌کاری به نکات زیر توجه کنید:

– سرمسمی هویه را کاملاً تمیز کنید.

– موقع لحیم کردن ابتدا محل اتصال را حرارت دهید و سپس سیم لحیم را روی آن قرار دهید تا ذوب شود. برای لحیم کردن دوسر سیم افسان بهتر است که قبل آن‌ها لحیم انود شوند. سپس، به وسیله‌ی هویه و با حرارت دادن آن‌ها را به یکدیگر متصل کنید.

– از مفتول لحیم به مقدار مورد نیاز استفاده کنید. به کار بردن آلیاژ لحیم زیادی دلیل بر اتصال کامل و مستحکم نیست. – هنگام لحیم‌کاری اجزای الکترونیکی، سر هویه را به مدت طولانی در محل اتصال قرار ندهید، زیرا حرارت اضافی به آسیب‌دیدن المان‌های الکترونیکی منجر می‌شود.



شکل ۱-۱۳۱




شکل ۱-۱۳۲

پس از لحیم‌کاری هویه را در روی پایه‌ی مخصوص هویه قرار دهید، زیرا سر مسمی هویه داغ و خطرآفرین است. در شکل ۱-۱۳۲، یک نوع پایه‌ی هویه برقی نشان داده شده است.


۱-۲۳- اصول و روش اتصال سرسيم به سيم و کابل

ساختمان بدنه‌ی سرسيم‌ها از دو قسمت اصلی تشکيل شده است که به بخشی از بدنه‌ی آن قسمت فلزی سيم برج شده و ابتدای سرسيم به صورت نري و مادگي به يكديگر و يا به ترمinal دستگاه الکتریکی متصل می‌شود. در شکل ۱-۱۳۳، زائد هایی که روی قسمت فلزی سيم پرچ می‌شوند با فلش زردنگ، زائد هایی که روکش عایق سيم را دربرمی‌گيرند با فلش قرمزرنگ، اتصال فیشی (کشویی) سرسيم‌ها به يكديگر و يا ترمinal‌های دستگاه الکتریکی با فلش سبزرنگ، نشان داده شده است.

- برای وصل کردن سرسيم به سيم، ابتدا قسمتی از روکش عایق سيم در اندازه‌ی مورد نياز به وسیله‌ی انبر سيم لخت کن از روی مغزی فلزی سيم جدا می‌شود. دهانه‌ی انبر دارای سوراخ‌هایی با قطرهای مختلف است که هر کدام از آن‌ها با توجه به قطر مغزی سيم‌های متداول تولید شده در صنعت ایجاد شده است. شکل ۱-۱۳۴، کاربرد انبر مخصوص سيم لخت کن را هنگام جدا کردن روکش عایق نشان می‌دهد.

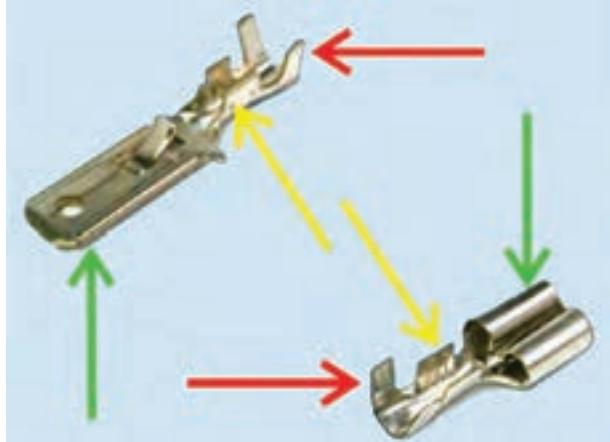

شکل ۱-۱۳۳

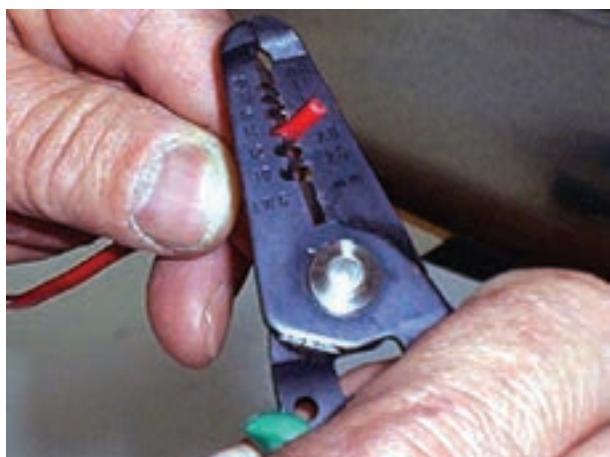

شکل ۱-۱۳۴



شکل ۱-۱۳۵

در اتصال سرسيم به سيم افshan، بهتر است که ابتدا قسمت بدون عایق سيم را با استفاده از لحيم نرم لحيم کاري نمود. با اين عمل رشته‌های سيم افshan با يكديگر يك‌پارچه می‌شوند و عمر اتصال سيم و سرسيم افزایش می‌يابد. در شکل ۱-۱۳۵ سيم افshan لحيم کاري شده دیده می‌شود.



شکل ۱-۱۳۶

پس از لحیم کاری، سیم را به نحوی در داخل سرسیم قرار می‌دهند که فلز سیم و قسمتی از روکش عایق مایین زائد های سرسیم قرار گیرد. شکل ۱-۱۳۶ نحوهی قرار گرفتن سیم آماده شده در داخل زائد های یک نوع سرسیم مورد استفاده در سیم کشی مدارهای الکتریکی خودرو نشان داده شده است.
پرچ کاری سرسیم ها، معمولاً به دو روش انجام می شود:
– به وسیلهی انبر دست معمولی یا انبردم باریک؛
– با استفاده از انبر مخصوص پرچ کن سرسیم؛



شکل ۱-۱۳۷

هنگام استفاده از انبر دست، ابتدا زائد های روکش دار سیم پرچ و سیم داخل سرسیم ثابت، نگه داشته می شود. سپس، زائد های مغزی سیم را به نحوی پرچ می کنند که بین مغزی سیم و سرسیم اتصال مطمئن ایجاد می شود در شکل ۱-۱۳۷، اتصال سرسیم به سیم پس از پرچ کاری آن به وسیلهی انبر دست دیده می شود.




شکل ۱-۱۳۸

انبر مخصوص پرچ کاری سرسیم به نحوی طراحی شده است که پس از قرار گرفتن سرسیم و سیم داخل شیار فک انبر، نیروی اعمال شده به اهرم دستی انبر به فک متحرک آن منتقل می شود و باعث پرچ یکنواخت زائد های سرسیم در روی سیم می گردد. شکل ۱-۱۳۸، پرچ سرسیم را به وسیلهی انبر مخصوص نشان می دهد.


سرسیم و بسته های متصل به کابل از سرسیم های معمولی بزرگ تر و ضخیم تر است و پرچ کردن آنها با ابزار و وسایل پرچ سرسیم ها متفاوت است برای اتصال کابل به سرسیم و بست مخصوص آن از وسایل زیر استفاده می شود:

- انبر پرچ کن مخصوص کابل؛
- دستگاه سنبه هی ماتریس پرچ کاری.

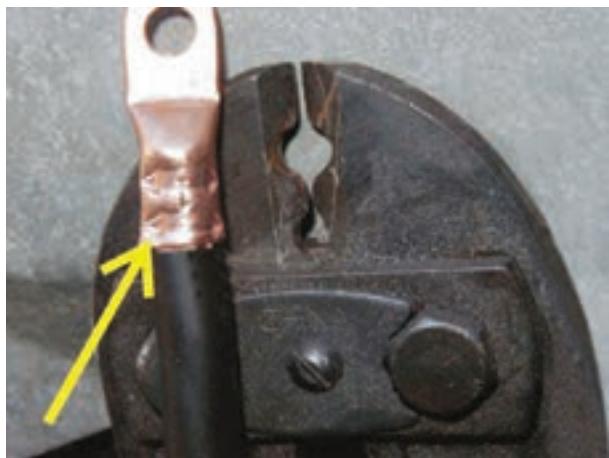

شکل ۱-۱۳۹

برای اجرای پرچکاری و اتصال کابل به سرسیم، ابتدا روکش عایق قسمتی از کابل را به وسیله‌ی چاقوی مخصوص کابل جدا می‌کنند و آن را داخل قسمت توحالی انتهای سرسیم قرار می‌دهند. سپس، سرسیم را مابین فک‌های انبر پرچکاری قرار می‌دهند با اعمال نیرو به دسته‌های انبر در بدنه‌ی سرسیم تغییرشکل حاصل می‌شود، به‌طوری که سیم کابل درون سرسیم ثابت می‌ماند. در شکل ۱-۱۳۹، پرچکاری سرسیم و کابل و انبر مخصوص پرج کابل نشان داده شده است. در تصویر اثر دهانه‌ی فک انبر و تغییرشکل ایجاد شده در روی سرسیم با فلاش زردنگ مشخص شده است.

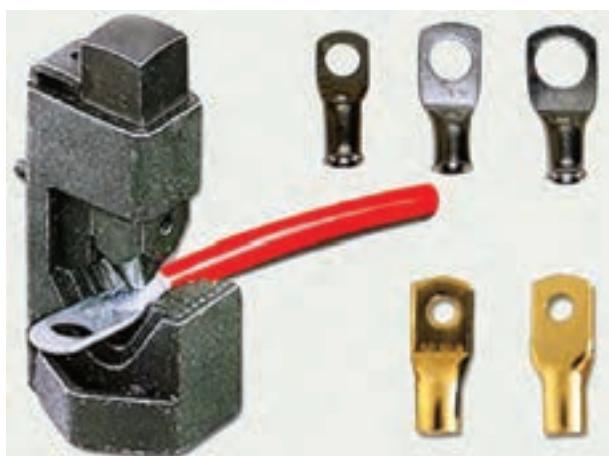


شکل ۱-۱۴۰

وسیله‌ی دیگری که برای پرج کردن سرسیم کابل کاربرد دارد و مورد استفاده قرار می‌گیرد دستگاه سنبه ماتریس است که با اعمال نیرو توسط سنبه‌ی آن به سرسیم کابل، ساقه‌ی سرسیم فشرده شده و روی سیم کابل پرج می‌شود. در شکل ۱-۱۴۰ عملکرد دستگاه پرج کن و تعدادی از سرسیم‌های کابل دیده می‌شود.



شکل ۱-۱۴۱

در خودروهای جدید بسته‌های اتصال کابل به باتری، استارتر و ... به نحوی طراحی شده‌اند که به پرج کاری نیاز ندارند و قسمت فلزی (سیم) کابل به وسیله‌ی پیچ در درون بدنه‌ی بست ثابت نگه‌داشته می‌شود. در شکل ۱-۱۴۱، بسته‌های اتصال کابل و نحوه‌ی اتصال کابل و بست نشان داده شده است. پیچ آن نگه‌دارنده‌ی سیم کابل در درون بست، با فلش آبی رنگ، مشخص شده است.

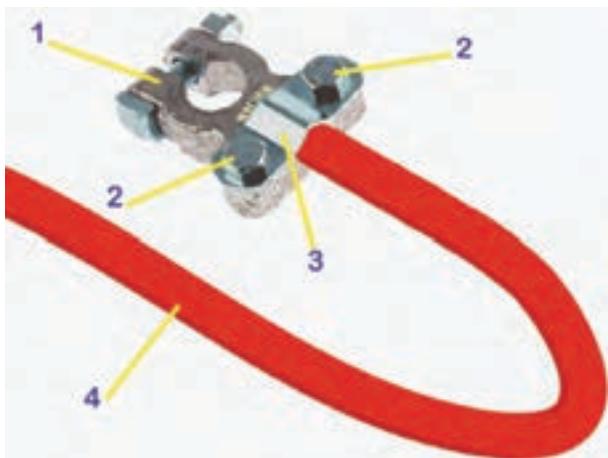

شکل ۱-۱۴۲

از بستهای دیگری که اتصال کابل به آن به وسیله‌ی پیچ و مهره انجام می‌شود بست اتصال کابل به ترمینال‌های باتری است. در این نوع بستهای قسمت بدون عایق کابل مابین صفحه‌ی نگهدارنده و بدنه‌ی بست قرار می‌گیرد و به وسیله‌ی پیچ در محل خود ثابت می‌شود. در شکل ۱-۱۴۲، بست ترمینال و باتری با شماره‌ی (۱)، پیچ‌های اتصال صفحه به بدنه‌ی بست با شماره‌ی (۲)، صفحه‌ی نگهدارنده‌ی سیم کابل با شماره‌ی (۳) و کابل باتری با شماره‌ی (۴) مشخص شده است.

زمان	۸ ساعت
------	--------



شکل ۱-۱۴۳

۱-۱۴۴- دستور العمل لحیم کاری و عایق کاری در سیم کشی مدارهای الکتریکی خودرو

• وسایل مورد نیاز

- سیم افشار، مطابق با کد رنگ سیم‌های مدار الکتریکی
 - سرسیم
 - کانکتور
 - عایق لوله‌ای (تیوبی)
 - انبر سیم لخت کن
- (در شکل ۱-۱۴۳، انواع عایق تیوبی یا لوله‌ای به همراه سرسیم و کانکتور و انواع سیم افشار با کد رنگ مختلف و دستگاه سیم لخت کن اتوماتیک نشان داده شده است).

– قیچی

- سیم چین
 - هویه برقی
 - لحیم
 - دستگاه دمنده‌ی هوای گرم
- (در شکل ۱-۱۴۴، تعدادی از ابزارهای مورد استفاده در لحیم کاری و عایق کاری مدارهای الکتریکی خودرو دیده می‌شود).




شکل ۱-۱۴۴



شکل ۱-۱۴۵


نکات اینمی: در هنگام کار بر روی مدارهای الکتریکی خودرو برای جلوگیری از اتصال کوتاه، ابتدا اتصال ترمینال منفی باتری را جدا کنید. در شکل ۱-۱۴۵، باز کردن مهره‌ی بست ترمینال باتری دیده می‌شود. پس از باز کردن مهره، بست کابل را از قطب منفی باتری جدا کنید.

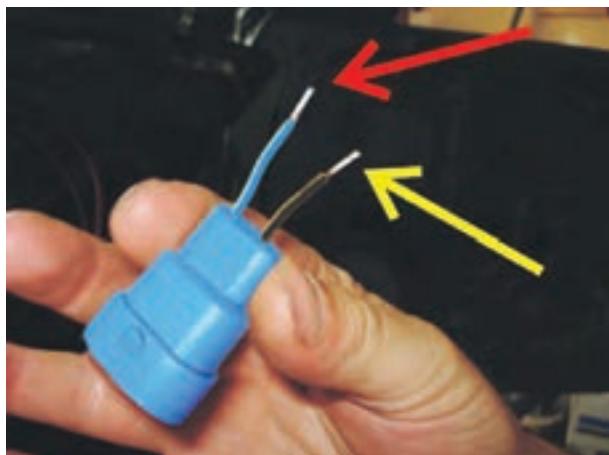

شکل ۱-۱۴۶

در صورتی که روکش عایق سیم‌های کانکتور اجزای هر کدام از مدارهای الکتریکی آسیب دیده باشد برای اتصال مجدد و عایق‌بندی آن‌ها به ترتیب زیر عمل کنید:

- با استفاده از سیم لخت کن، روکش عایق سیم‌های متصل به کانکتور را به اندازه‌ی لازم جدا کنید.
- مغزی سیم‌ها را به وسیله‌ی هویه لحیم اندود کنید تا رشتہ‌های سیم افشار یک پارچه شود. شکل ۱-۱۴۶، سیم‌های متصل به کانکتور را پس از لحیم کاری نشان می‌دهد.

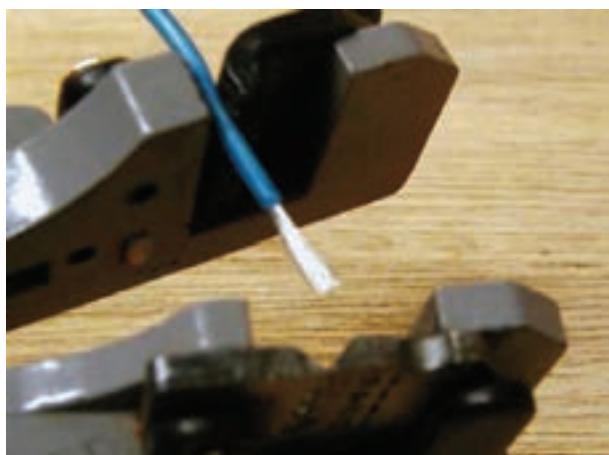

شکل ۱-۱۴۷

- روکش عایق سیم‌های متصل به سیم کشی مدار الکتریکی را به وسیله‌ی دستگاه سیم لخت اتوماتیک از روی فلز سیم‌ها جدا کنید. در شکل ۱-۱۴۷، جدا کردن عایق روی سیم دیده می‌شود.




شکل ۱-۱۴۸

- مغزی سیم قسمت سیم کشی مدار را نیز به وسیله‌ی هویه لحیم انود کنید تا رشته‌های سیم افshan با یکدیگر یکپارچه شوند. در شکل ۱-۱۴۸، کاربرد هویه‌ی برقی برای لحیم کاری سیم افshan نشان داده شده است.




شکل ۱-۱۴۹

- عایق تیوبی (لوله‌ای) را به وسیله‌ی قیچی در اندازه‌ی مورد نیاز ببرید. در شکل ۱-۱۴۹، بریدن عایق لوله‌ای در قطعه‌های لازم نشان داده شده است.

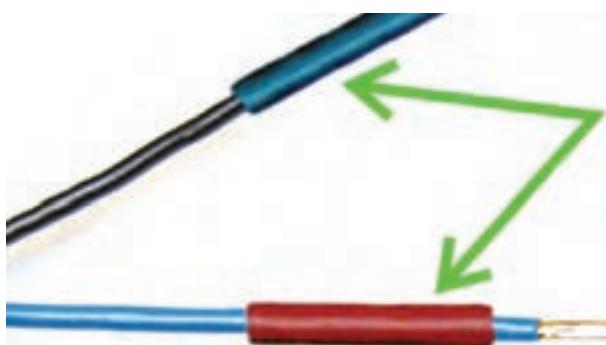

شکل ۱-۱۵۰

- عایق‌های لوله‌ای را به روی سیم‌ها قرار دهید. شکل ۱-۱۵۰، عایق‌های تیوبی (لوله‌ای) را پس از قرار گرفتن آن‌ها در روی سیم‌های مدار الکتریکی نشان می‌دهد.

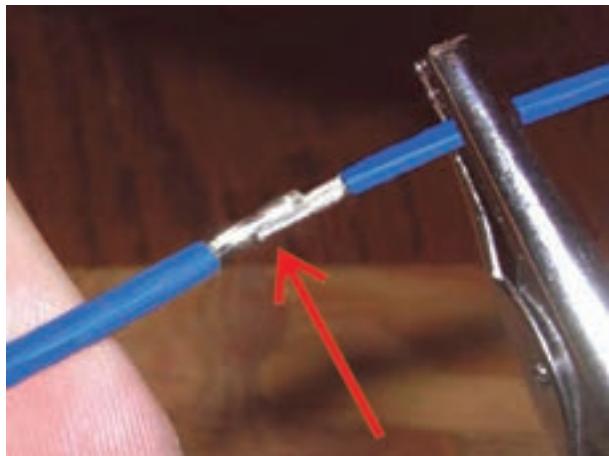

شکل ۱-۱۵۱

- دوسر سیم‌های کانکتور و مدار الکتریکی را کنار هم قرار دهید و آن دو را به یکدیگر لحیم کنید. در شکل ۱-۱۵۱، اتصال سیم‌ها پس از لحیم نمودن آن‌ها به وسیله‌ی هویه‌ی برقی با فلاش نشان داده شده است.



شکل ۱-۱۵۲

عایق‌های تیوبی را به محل اتصال دوسریم هدایت کنید به نحوی که روی قسمت لحیم کاری شده قرار گیرد. سپس، عایق تیوبی را به وسیله‌ی دمنده‌ی هوای گرم حرارت دهید تا منقبض شود. محل اتصال را بپوشاند. در شکل ۱-۱۵۲، حرارت دادن عایق به وسیله‌ی دمنده‌ی هوای گرم دیده می‌شود.



شکل ۱-۱۵۳

- در صورتی که محل نصب سرسریم‌ها در داخل کائوچویی کانکتور به صورتی باشد که انتهای سرسریم‌ها بیرون از بدنه و یا در معرض اتصال کوتاه قرار گیرد انتهای بدنه کانکتور را نیز عایق‌بندی کنید. در شکل ۱-۱۵۳، محل نصب سرسریم‌ها در داخل کائوچویی یک نوع کانکتور مدار الکتریکی خودرویی دیده می‌شود.



شکل ۱-۱۵۴

- برای عایق‌بندی بدنه‌ی کانکتور، ابتدا عایق لوله‌ای با قطر مناسب را انتخاب کنید. در شکل ۱-۱۵۴، تعدادی از انواع عایق‌های تیوبی شکل (لوله‌ای) با قطرهای مختلف نشان داده شده است.



شکل ۱-۱۵۵


عایق تیوبی را به طول مورد نیاز ببرید و پس از قرار دادن آن روی بدنه‌ی کائوچویی و سیم‌های متصل به آن، با دمنده‌ی هوای گرم به اندازه‌ای حرارت دهید تا منقبض شود و بدنه‌ی کائوچویی کانکتور و سیم‌ها را کاملاً بپوشاند. هنگام حرارت دادن دقیق کنید که عایق پیش از حد لازم در معرض حرارت قرار نگیرد. در شکل ۱-۱۵۵، عایق‌کاری کانکتور نشان داده شده است.



شکل ۱-۱۵۶

برای اتصال سرسریم به سیم مدار الکتریکی و عایق‌کاری آن به ترتیب زیر عمل کنید :

- ابتدا روپوش عایق سیم را به وسیله‌ی سیم‌لخت کن به اندازه‌ی لازم از سیم جدا کنید و قبل از اتصال سرسریم عایق پلاستیکی را روی سیم قرار دهید. در شکل ۱-۱۵۶، عبور دادن سیم از داخل عایق پلاستیکی نشان داده شده است.

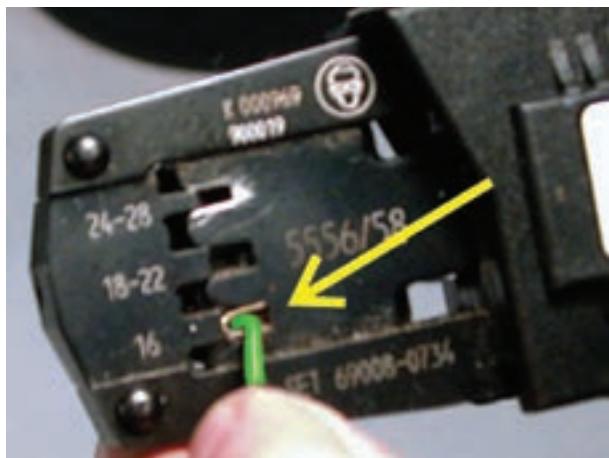

شکل ۱-۱۵۷

- قسمت فلزی سیم را بین زائد های سر سیم قرار دهید و به وسیله ای انبر مخصوص پرچ کاری زائد های سر سیم را روی مغزی سیم پرچ کنید. در شکل ۱-۱۵۷، پرچ سر سیم به وسیله ای انبر پرچ کاری دیده می شود.



شکل ۱-۱۵۸

- پس از اتصال سر سیم به سیم، ابتدا عایق پلاستیکی را روی محل اتصال هدایت کنید. سپس، سر سیم و عایق را مابین فک های انبر پرچ عایق های انبر تحت فشار قرار می گیرد و با تغییر حالت در عایق روی محل اتصال سیم به سر سیم ثابت می شود. در شکل ۱-۱۵۸، پرچ عایق پلاستیکی به وسیله ای انبر پرچ کاری دیده می شود.



شکل ۱-۱۵۹

در صورتی که انبر مخصوص پرچ عایق پلاستیکی در اختیار نداشته باشد می توانید به وسیله ای انبر دست معمولی پرچ کاری عایق پلاستیکی را انجام دهید. در شکل ۱-۱۵۹، کاربرد انبر دست معمولی برای پرچ عایق پلاستیکی نشان داده شده است.




شکل ۱-۱۶۰

عایق کاری محل اتصال سریسم ها به سیم مدار الکتریکی با استفاده از عایق های لوله ای نیز در سیم کشی اکثر خودروها مورد استفاده قرار می گیرد. در شکل ۱-۱۶۰، عایق کاری سریسم ها به وسیله هی عایق تیوبی و نحوه هی حرارت دادن آن به وسیله هی دمنده هی هوای گرم دیده می شود.

ساعت ۸

زمان

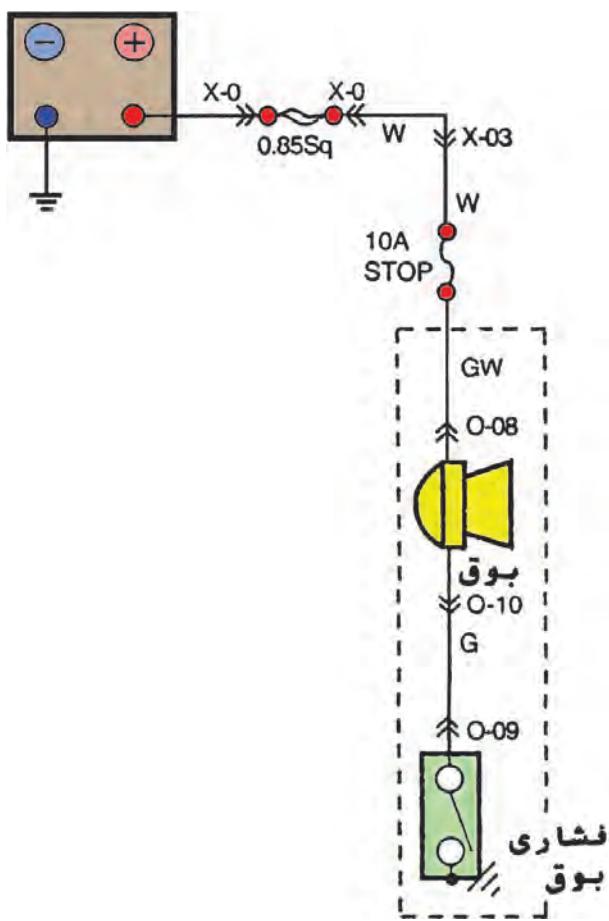

شکل ۱-۱۶۱

۱-۲۵- دستور العمل سیم کشی مدار الکتریکی

همان گونه که ذکر شد، ارتباط اجزای مدارهای الکتریکی به وسیله هی سیم کشی بین اجزای مدار برقرار می شود. اصول سیم کشی مدارهای الکتریکی یکسان بوده و نحوه هی انجام سیم کشی مدار الکتریکی بوق خودرو به عنوان مثال عملی انتخاب شده است.

• وسایل و ابزار مورد نیاز:

- تابلوی آموزشی برق خودرو یا میز کار،
 - نقشه هی مدار الکتریکی بوق (نقشه هی مدارهای الکتریکی، معمولاً در کتاب راهنمای تعمیراتی خودروها ارائه می شود).
- در شکل ۱-۱۶۱، نقشه هی مدار الکتریکی بوق یک نوع خودرو نشان داده شده است.

- باتری ۱۲ ولت خودرو

- بوق

- سوئیچ فشاری

- سیم افشاری با کدرنگ مختلف

- سریسم

- کانکتور

- فیوز

- هویه

- لحیم

- وسایل عایق کاری (دمنده هی هوای گرم، عایق لوله ای

یا تیوبی، ...)




شکل ۱-۱۶۲

- جعبه ابزار برق خودرو شامل سیم‌چین، پیچ‌گوشتی چهارسو و دوسو، انبر سیم‌لخت کن، پرچ‌کن، انبردست و ... در شکل ۱-۱۶۲، تعدادی از وسایل سیم‌کشی و اجزای مدار الکتریکی بوق خودرو نشان داده است.
- نکته‌ی اینمی: قبل از اتمام سیم‌کشی مدار الکتریکی باتری را در مدار قرار ندهید.
- برای سیم‌کشی مدار الکتریکی بوق خودرو، به ترتیب زیر اقدام کنید :

- سیم‌های مورد نیاز را، با توجه به کد رنگ سیم‌ها در نقشه‌ی مدار الکتریکی خودرو، انتخاب و بهوسیله‌ی سیم‌چین آن‌ها را در طول‌های لازم قطع کنید.

- سرسیم‌ها را با توجه به فرم ترمینال دستگاه‌های الکتریکی و سایر اجزای مدار انتخاب و به دوسر سیم‌ها وصل کنید.
- محل اتصال سیم به سرسیم را عایق کنید. در شکل ۱-۱۶۳، عایق‌بندی سرسیم‌ها نشان داده شده است.

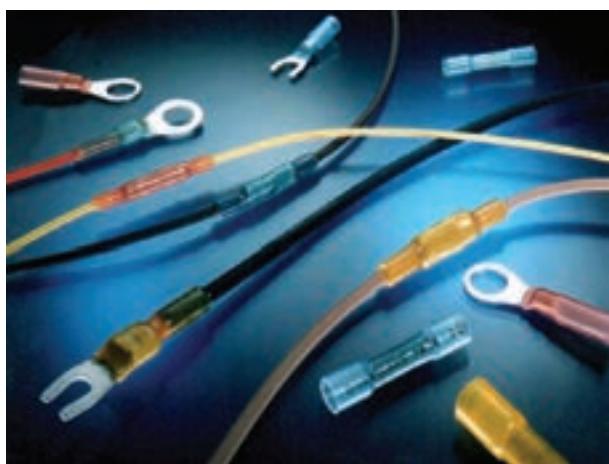

شکل ۱-۱۶۳



شکل ۱-۱۶۴

- سیم‌ها را به صورت کلاف درپیاورید و آن‌ها را بهوسیله‌ی نوار پلاستیکی کلاف‌بندی کنید.
- کلاف سیم‌ها را در روی میزکار در مسیر تعیین شده توسط بست‌های پلاستیکی مهار کنید. در شکل ۱-۱۶۴، چند نوع بست پلاستیکی نشان داده شده است.



شکل ۱-۱۶۵

– بستهای باتری را به کابل مثبت و منفی باتری متصل کنید. سپس، آنها را عایق‌بندی نمایید.

– سوئیچ فشاری بوق دارای دو عدد ترمینال است. یکی از آنها را به بدنه اتصال دهید و دیگری را بهوسیله‌ی سیم سبز رنگ (G) به بوق وصل کنید.

– ترمینال دیگر بوق را با استفاده از سیم سبز با راه سفید رنگ (GW) به یکی از پایه‌های فیوز ۱۰ آمپری (محافظ مدار الکتریکی بوق) متصل کنید. در شکل ۱-۱۶۵، فیوز تیغه‌ای با پایه‌ی تکی نشان داده شده است.



شکل ۱-۱۶۶

– پایه‌ی دوم فیوز را بهوسیله‌ی سیم سفیدرنگ (W) به فیوز اصلی متصل کنید.

– ترمینال مثبت باتری را بهوسیله‌ی کابل باتری، که معمولاً دارای روکش عایق قرمز رنگ است، به فیوز اصلی متصل کنید.

– ترمینال منفی باتری را بهوسیله‌ی کابلی که معمولاً دارای روکش عایق سیاه رنگ و یا آبی رنگ انتخاب می‌شود. اتصال بدنه کنید. در شکل ۱-۱۶۶، کابل‌های باتری دیده می‌شود.

– با فشار دادن سوئیچ فشاری بوق صحت سیم کشی مدار الکتریکی را بررسی کنید.



شکل ۱-۱۶۷

۲۶-۱- دستورالعمل کاربرد مولتی‌متر برای اندازه‌گیری کمیت‌های الکتریکی در خودرو

• وسایل مورد نیاز

– مولتی‌متر (شکل ۱-۱۶۷)

– خودروی سواری

نکات ایمنی

– هنگام اندازه‌گیری مقاومت (اهم) در مدارهای الکتریکی خودرو، ابتدا اتصال بدنه‌ی باتری را جدا کنید. زیرا باعث آسیب دیدن دستگاه مولتی‌متر می‌شود.

– دستگاه مولتی‌متر در مقابل ضربه آسیب‌پذیر است. لذا، هنگام کار با آن مراقبت لازم را به عمل آورید.



شکل ۱-۱۶۸

شدت جریان دشارژ باتری را به ترتیب زیر اندازه‌گیری کنید:

- مهره‌ی پیچ نگه‌دارنده‌ی بست اتصال کابل منفی باتری را باز کنید و بست را از قطب منفی باتری جدا سازید.
- سلکتور مولتی‌متر را برای اندازه‌گیری شدت جریان (آمپر) تنظیم کنید. در شکل ۱-۱۶۸، تنظیم مولتی‌متر با قرار دادن سلکتور آن در وضعیت اندازه‌گیری اهم با فشن نشان داده شده است.
- کلید روشن و خاموش مولتی‌متر را در وضعیت (on) قرار دهید.



شکل ۱-۱۶۹

- سیم مثبت مولتی‌متر (قرمزرنگ) را به بست کابل اتصال بدنی باتری وصل کنید.

- سیم منفی (سیاه رنگ) متصل به ترمینال (com) مولتی‌متر را به قطب منفی باتری متصل کنید. در این حالت، شدت جریان دشارژ باتری اندازه‌گیری شده و مقدار آن در صفحه‌ی نمایش مولتی‌متر نشان داده می‌شود.
- در شکل ۱-۱۶۹، نحوه اتصال مولتی‌متر به باتری خودرو و نحوه‌ی اندازه‌گیری شدت جریان دشارژ باتری دیده می‌شود.




شکل ۱-۱۷۰

برای اندازه‌گیری ولتاژ باتری در مدار الکتریکی سیم‌کشی

- خودرو، به ترتیب زیر عمل کنید:
- سلکتور مولتی‌متر را در وضعیت اندازه‌گیری ولتاژ جریان مستقیم (DC) قرار دهید. در شکل ۱-۱۷۰، تنظیم مولتی‌متر با قرار دادن سلکتور آن در وضعیت اندازه‌گیری ولتاژ (DC) دیده می‌شود.
- کانکتور اتصال سیم‌کشی خودرو به پمپ بنزین الکتریکی را شناسایی کنید.


سیم مثبت (قرمزرنگ) مولتی‌متر را به سر سیم، سیم مثبت کانکتور وصل کنید.

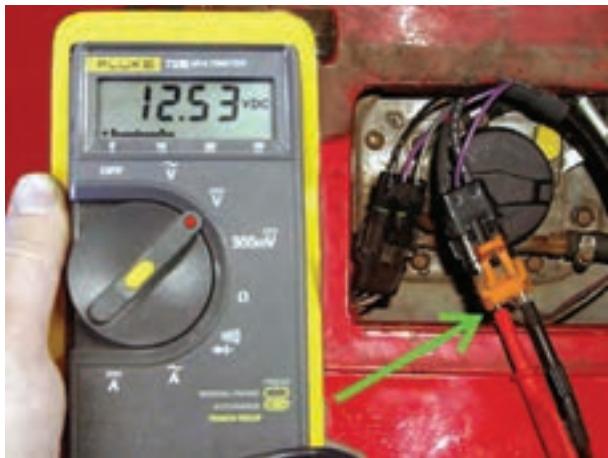

شکل ۱-۱۷۱

- سیم منفی (سیاه رنگ) مولتی متر را به سر سیم، سیم منفی کانکتور پمپ بنزین وصل کنید. در شکل ۱-۱۷۱، اتصال سیم های مولتی متر به سر سیم های داخل کانکتور با فلش نشان داده شده است.

یادآوری می شود تشخیص سیم های مثبت و منفی کانکتور متصل به پمپ بنزین الکتریکی، با توجه به نقشه‌ی مدار الکتریکی و کد رنگ سیم ها، امکان پذیر است.

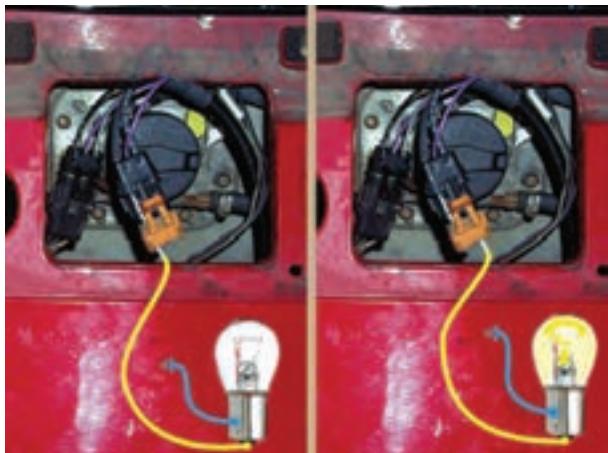

شکل ۱-۱۷۲

روش دیگری که می توان به کمک آن سیم حاصل جریان الکتریکی را شناسایی نمود استفاده از چراغ یا لامپ آزمایش است، که با اتصال آن به ترمینال های کانکتور سیم های مثبت و منفی مشخص می شود. در شکل ۱-۱۷۲، چگونگی اتصال لامپ آزمایش به ترمینال های کانکتور پمپ بنزین الکتریکی در دو حالت، به صورت شماتیک، نشان داده شده است. روشن شدن لامپ نشان دهنده‌ی وجود جریان الکتریکی در سیم می باشد.



شکل ۱-۱۷۳

برای اندازه‌گیری ولتاژ باتری نیز ابتدا سلکتور مولتی متر را برای اندازه‌گیری ولتاژ تنظیم کنید و سپس، سیم مثبت دستگاه مولتی متر را به ترمینال (قطب) مثبت باتری و سیم منفی دستگاه را به ترمینال (قطب) منفی باتری متصل کنید. مقدار ولتاژ باتری، پس از اندازه‌گیری توسط مولتی متر، در صفحه‌ی نمایش آن نشان داده می شود.

در شکل ۱-۱۷۳، اتصال سیم منفی مولتی متر به باتری با شماره‌ی (۱) و اتصال سیم مثبت مولتی متر با شماره‌ی (۲) مشخص شده است.



شکل ۱-۱۷۴


برای اندازه‌گیری مقدار مقاومت در سیم کشی خودرو به ترتیب زیر عمل کنید :

- سلکتور مولتی‌متر را در وضعیت اندازه‌گیری اهم قرار دهید. در شکل ۱-۱۷۴، تنظیم سلکتور مولتی‌متر در حالت اندازه‌گیری اهم (مقاومت) نشان داده شده است.



شکل ۱-۱۷۵

- وایر یکی از شمعهای موتور خودرو را انتخاب کنید و برای اندازه‌گیری مقاومت آن، ابتدا سیم‌های مثبت و منفی (com) مولتی‌متر را به دوسر وایر متصل کنید و سپس کلید روشن و خاموش دستگاه مولتی‌متر را در وضعیت روشن (on) قرار دهید. دستگاه مولتی‌متر مقدار مقاومت وایر شمع را، پس از اندازه‌گیری، نشان خواهد داد. در شکل ۱-۱۷۵، نحوه آزمایش و اتصال سریم‌های مولتی‌متر به وایر شمع نشان داده شده است. مقدار اهم اندازه‌گیری شده را با مقدار مجاز آن، که در دفترچه یا کتاب راهنمای تعمیرات خودرو ارائه شده است، مقایسه کنید.

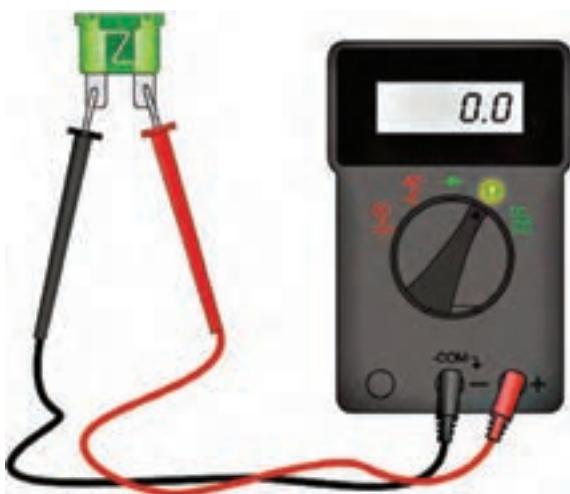

شکل ۱-۱۷۶

- برای آزمایش ارتباط داخلی سوئیچ‌ها و فیوزها و اندازه‌گیری مقاومت بین دو نقطه از سیم کشی خودرو و ... نیز از مولتی‌متر استفاده می‌شود. در شکل ۱-۱۷۶، آزمایش سالم بودن فیوز تیغه‌ای به صورت شماتیک دیده می‌شود.

خودآزمایی

مراحل انجام کار و توضیحات هریک از تصاویر زیر را در مقابل آن بنویسید (از شکل ۱-۱۷۷ الی شکل ۱-۱۸۸).



شکل ۱-۱۷۷



شکل ۱-۱۷۸




شکل ۱-۱۷۹



شكل ١-١٨٠



شكل ١-١٨١

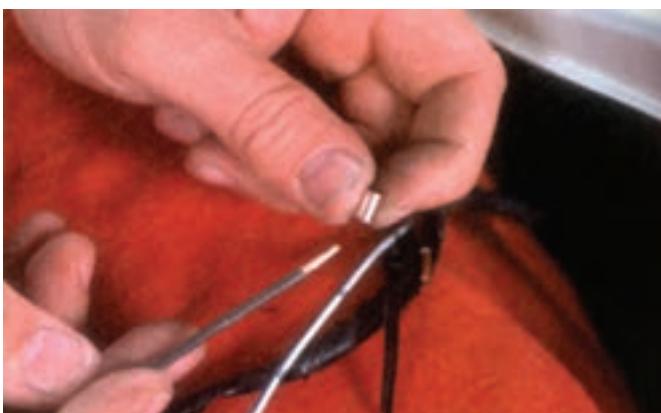

شكل ١-١٨٢



شكل ١-١٨٣



شكل ١-١٨٤



شكل ١-١٨٥



شكل ١-١٨٦




شكل ١-١٨٧



شكل ١-١٨٨


۱-۲۷- مغناطیس و الکترومغناطیس

اگر یک جسم خاصیت مغناطیسی داشته باشد به آن آهن ربا می‌گویند. آهن ربا می‌تواند بدون آن که با یک قطعه‌ی مغناطیسی نظیر آهن یا فولاد تماس داشته باشد آن را جذب کند. دلیل این که آهن ربا می‌تواند در فاصله‌ی مشخصی به آهن ربا دیگر نیرو وارد کند وجود میدان مغناطیسی^۱ در اطراف آن است. میدان مغناطیسی از خطوط فرضی تشکیل شده است که به آن خطوط شار مغناطیسی یا فلوی مغناطیسی نیز گفته می‌شود این خطوط از سمت قطب شمال به سمت قطب جنوب حرکت کرده و سپس از درون آهن ربا به سمت قطب شمال بر می‌گردند. بنابراین، جهت خطوط میدان مغناطیسی در خارج از آهن ربا از قطب (N) به سمت قطب (S) و در داخل آهن ربا از قطب (S) به سمت قطب (N) است. تمامی خطوط نیرو در قالب زاویه‌ی قائمه از آهن ربا خارج می‌شوند و یکدیگر را قطع نمی‌کنند. در شکل ۱-۱۸۹، میدان مغناطیسی یک قطعه آهن ربا (مغناطیس)، به صورت شماتیک، نشان داده شده است. اثر میدان مغناطیسی قطب‌های اجسام مغناطیس (آهن ربا) به دو صورت است :

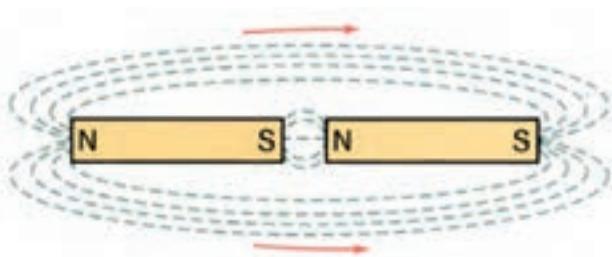


شکل ۱-۱۸۹

هنگامی که قطب‌های غیرهم‌نام دو آهن ربا به یکدیگر تزدیک کنیم در اثر نیروی جاذبه‌ی ایجاد شده از برخورد دو میدان مغناطیسی غیرهم‌نام، آهن رباها به شدت جذب همدیگر می‌شوند. در شکل ۱-۱۹۰، اثر میدان‌های مغناطیسی دو قطب غیرهم‌نام آهن ربا و جهت خطوط میدان مغناطیسی در دو آهن ربا نشان داده شده است.

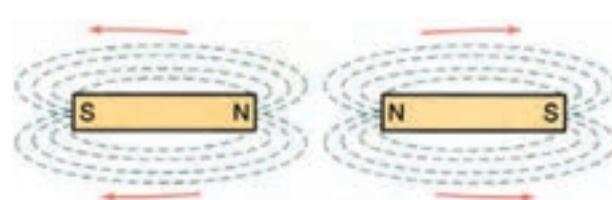


شکل ۱-۱۹۰

زمانی که قطب‌های هم‌نام دو آهن ربا را به یکدیگر تزدیک کنیم اثر میدان‌های مغناطیسی هم‌نام آهن رباها باعث ایجاد نیروی دافعه می‌شود و قطب‌های هم‌نام یکدیگر را دفع می‌کنند. در شکل ۱-۱۹۱، اثر میدان مغناطیسی دو قطب هم‌نام و جهت خطوط میدان مغناطیسی دو آهن ربا دیده می‌شود.

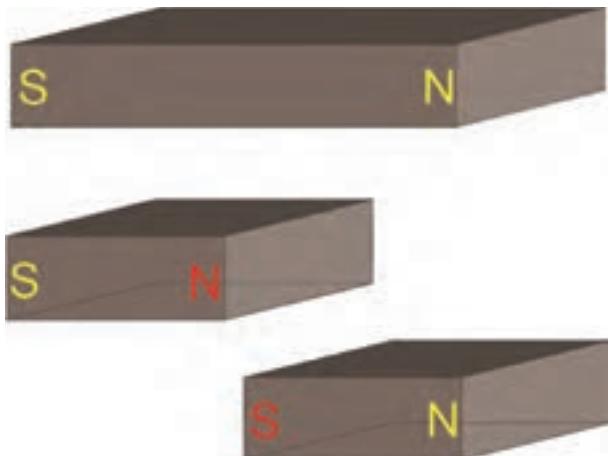


شکل ۱-۱۹۲

اگر یک قطعه آهن ربا دو یا چند قطعه شود، مجدداً در لبهای قطعه‌ها قطب‌های (S) و (N) پدید می‌آید. در شکل ۱-۱۹۲، قطعه آهن ربانی که به دو قسمت تقسیم شده است، دیده می‌شود. قطب‌های (N) و (S) قطعات جدید به رنگ قرمز مشخص شده است.

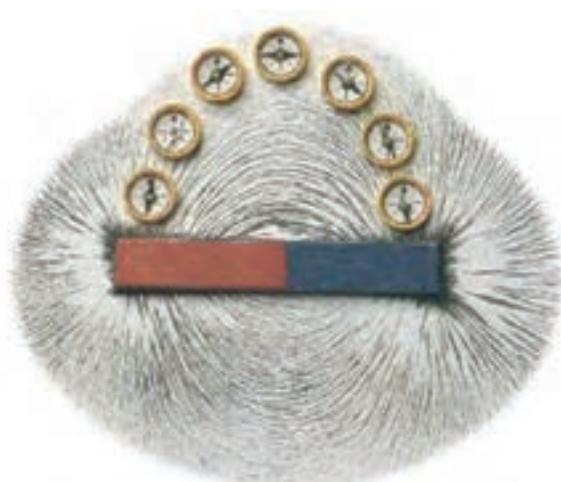


شکل ۱-۱۹۳

با توجه به این که میدان مغناطیسی اطراف آهن ربا قابل روئیت نیست، می‌توان برای مشاهده اثر میدان مغناطیسی و تراکم خطوط میدان در قطب‌های آن از براشهای آهن استفاده نمود. در شکل ۱-۱۹۳، نحوه تراکم براشهای آهن در اطراف آهن ربا و چگونگی قرارگرفتن آن‌ها در حوزه‌ی مغناطیسی دیده می‌شود. با قرار دادن قطب‌نما در نقاط مختلف میدان مغناطیسی آهن ربا با جهت خطوط میدان نسبت به قطب شمال یا جنوب مشخص می‌شود.

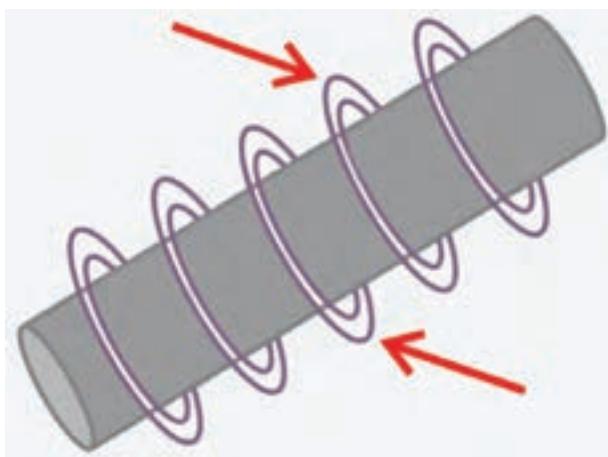

شکل ۱-۱۹۴

الکتریسیته و مغناطیس به یکدیگر مربوط می‌شوند، به این معنا که از بکی برای ایجاد دیگری می‌توان استفاده نمود. اگر از یک سیم هادی، جریان الکتریکی عبور کند در اطراف سیم حوزه (میدان) مغناطیسی به وجود می‌آید. در شکل ۱-۱۹۴، خطوط میدان مغناطیسی فضای اطراف سیم حامل جریان الکتریکی با فلش نشان داده شده است.

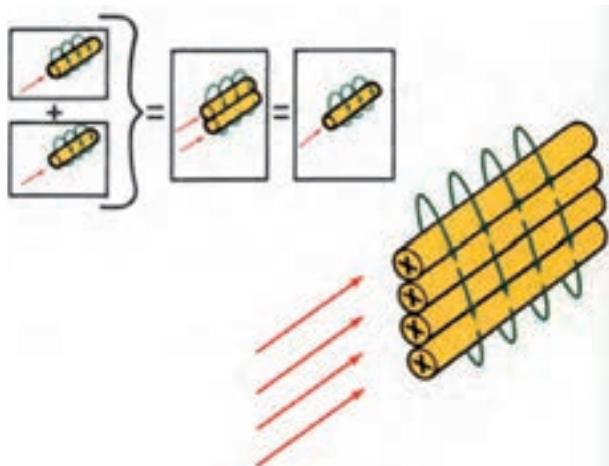


شکل ۱-۱۹۵

هر اندازه مقدار جریان الکتریکی عبور کرده از سیم هادی (رسانا) افزایش یابد میدان مغناطیسی قوی تری در فضای اطراف سیم ایجاد می شود. در صورتی که تعدادی رسانا با شرایط یکسان در کنار هم قرار گیرند میدان مغناطیسی قوی تر را ایجاد می کنند. به عبارت دیگر، اگر دو سیم رسانا کنار هم قرار بگیرند و جریان الکتریکی یکسان و هم جهت از آنها عبور کند، به ایجاد یک میدان مغناطیسی منجر می شود. قدرت این میدان معادل قدرت میدان مغناطیسی سیمی است که جریان دو برابر از آن عبور می کند (شکل ۱-۱۹۵).


میدان مغناطیسی ایجاد شده در اطراف سیم حامل جریان الکتریکی میدان الکترومغناطیس نامیده می شود.

هرگاه یک سیم هادی را در میدان مغناطیسی طوری حرکت دهیم که خطوط قوای مغناطیسی (خطوط میدان) را قطع کند نیروی محرکه یا جریان الکتریکی در آن القا می شود، که با ولت‌meter قابل اندازه‌گیری است (شکل الف - ۱-۱۹۶). در صورتی که جهت حرکت سیم هادی را تغییر دهیم جهت جریان الکتریکی در هادی نیز تغییر می کند و بر عکس می شود. (شکل ب - ۱-۱۹۶).

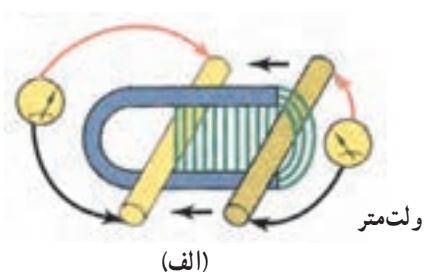به خاطر داشته باشید اگر سیم هادی به موازات خطوط قوای مغناطیسی حرکت داده شود هیچ نیروی محرکه‌ای در آن القا نمی شود. تعدادی از اجزای مدارهای الکتریکی خودروها نظیر آلترانتور، کویل، بویین استارتر، مولد بالس مغناطیس و ... با استفاده از اصول الکترومغناطیس کار می کنند.



(الف)


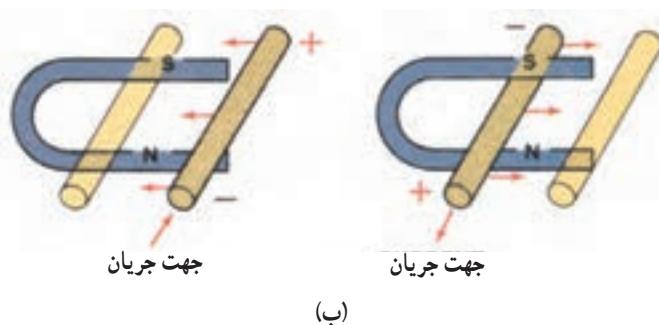


(ب)


شکل ۱-۱۹۶

آزمون پایانی (۱)

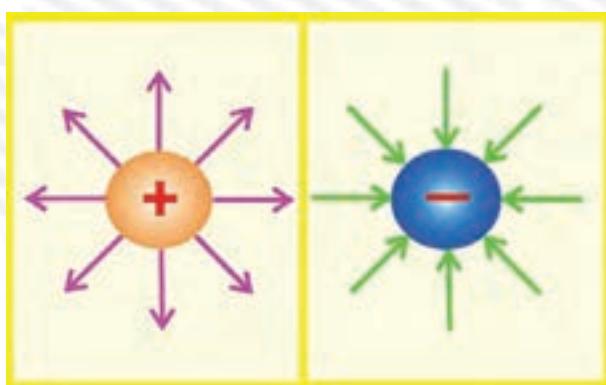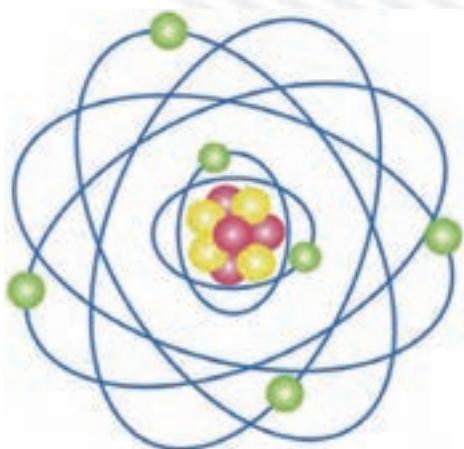۱- ساختمان اتم و اجزای تشکیل دهندهٔ آن را توضیح دهید:




۲- شکل مقابل را توضیح دهید.

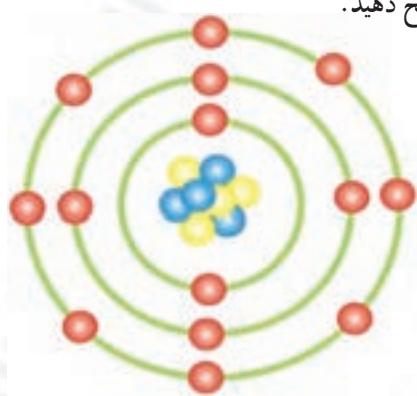


۳- مواد از نظر هدایت الکتریکی به چند دسته تقسیم می‌شوند؟ نام ببرید.

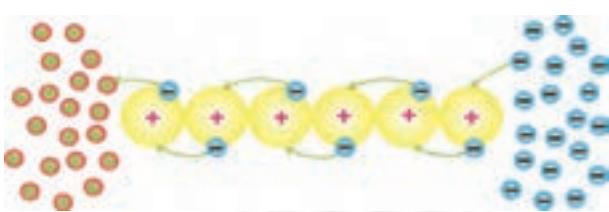۴- عایق‌ها را توضیح داده و کاربرد آن‌ها را در سیم‌کشی خودرو توضیح دهید.



۵- جریان الکتریکی را توضیح دهید.

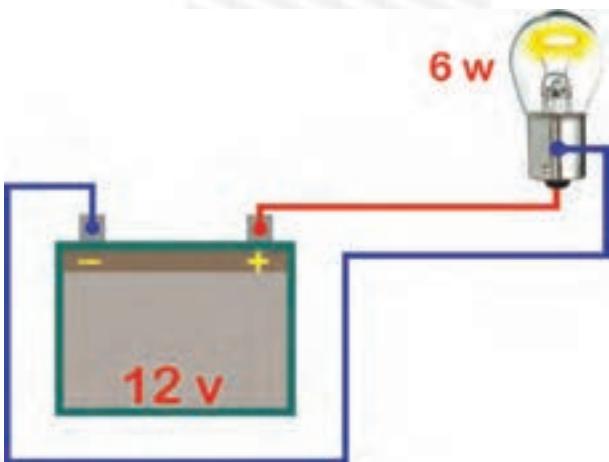
۶- مقدار شدت مصرفی در مدار مطابق شکل زیر را با لامپ ۶۰وات و ۱۲وات محاسبه کنید.




۷- نحوه اندازه‌گیری ولتاژ باتری را توضیح دهید.



۸- مدار سری را توضیح دهید.

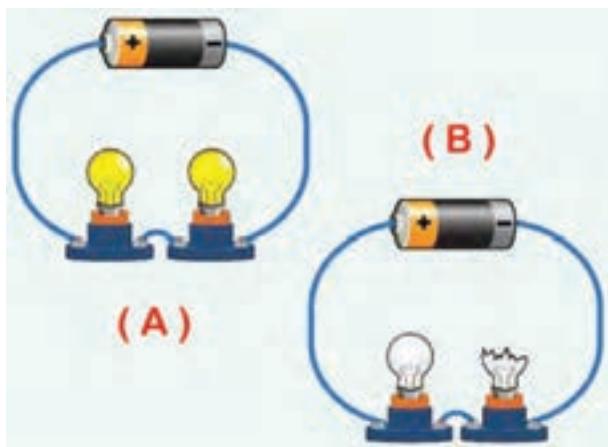

۹- مدار موازی را توضیح دهید.

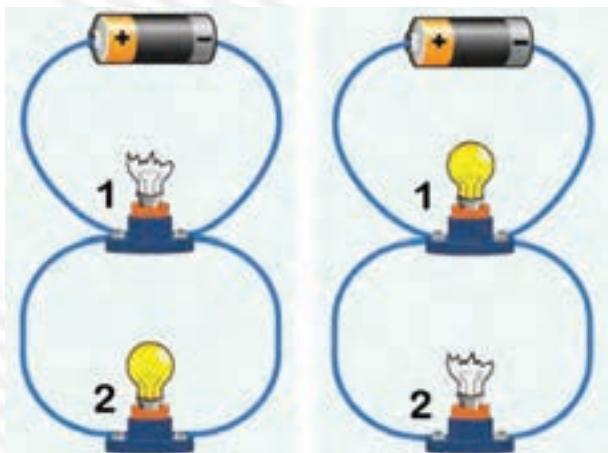


۱۰- انواع نقشه‌های سیم‌کشی مدارهای الکتریکی خودرو را توضیح دهید.

۱۱- انواع سیم‌های مورد استفاده از خودرو را نام ببرید و دلیل رنگ بندی روکش عایق سیم‌ها را توضیح


دهید.



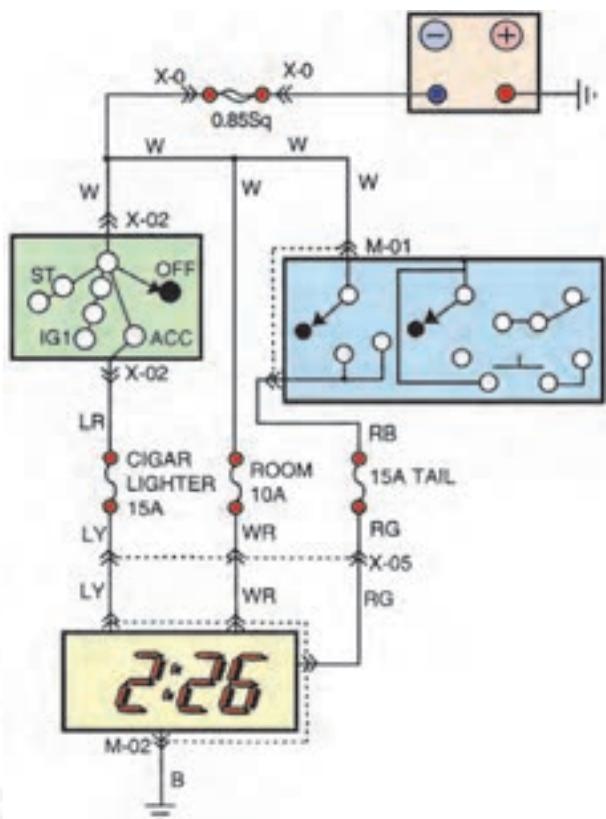
۱۲- کد رنگ سیم‌های استفاده شده در مدار شکل زیر را تعیین کنید و نام ببرید.



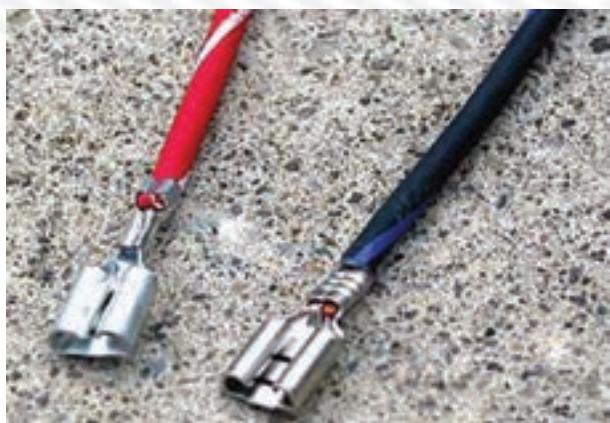۱۳- اصول و روش اتصال سررسیم به سیم‌ها را توضیح دهید.




۱۴- اصول و روش عایق کاری را توضیح دهید.

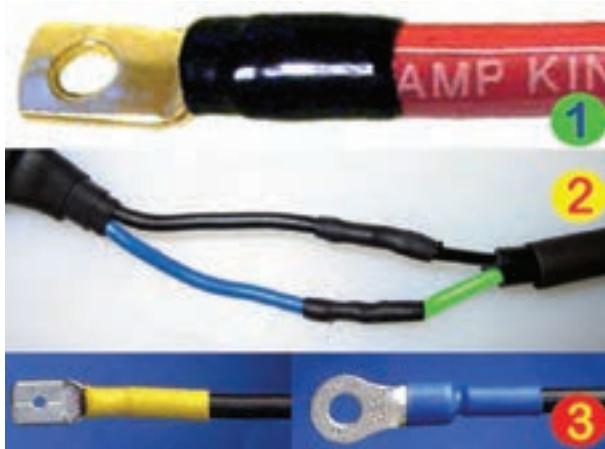

۱۵- روش اتصال کابل به نسبت ترمینال های باتری را توضیح دهید.



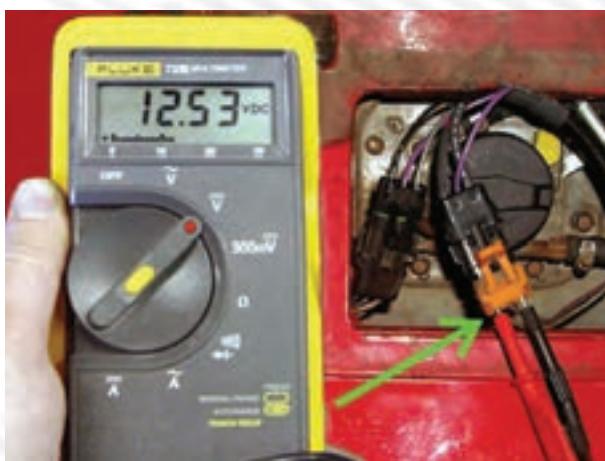۱۶- کاربرد مولتی متر را برای اندازه گیری کمیت های الکتریکی (ولتاژ، شدت جریان، مقاومت) توضیح دهید.



واحد کار دوم

توانایی سیم‌کشی مدارات الکتریکی و الکترونیکی خودرو

هدف کلی

کاربرد الکترونیک در خودرو

هدف‌های رفتاری: فرآگیر پس از گذراندن این واحد کار قادر خواهد بود :

- ۱- اصول الکترونیک (آنالوگ و دیجیتال) را توضیح دهد.
- ۲- اجزای مدارهای الکتریکی و الکترونیکی (مقاموت، خازن، سلف، دیود، ترانزیستور و ...) را توضیح دهد.
- ۳- کاربرد انواع دستگاه‌های اندازه‌گیری الکترونیکی را توضیح دهد.
- ۴- با استفاده از دستگاه‌های اندازه‌گیری الکترونیکی کمیت‌های مختلف را اندازه‌گیری کند.
- ۵- طراحی و اجرای مدارهای ساده‌ی الکترونیکی را انجام دهد.
- ۶- اجرای مدارهای الکترونیکی را عیب‌یابی و رفع عیب کند.
- ۷- کاربرد الکترونیک در خودرو را توضیح دهد.
- ۸- عملکرد حسگرها و عملگرها را توضیح دهد.
- ۹- حسگرها و عملگرها را عیب‌یابی کند.
- ۱۰- اصول اینمنی و حفاظتی کاروری مدارهای الکتریکی و الکترونیکی را توضیح دهد.
- ۱۱- هنگام کار بر روی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی، نکات اینمنی را رعایت کند.

ساعت‌آموزش

نظری	عملی	جمع
۴۰	۶۰	۱۰۰

پیش آزمون (۲)


۱- کدام یک از قطعات زیر قطعه‌ی الکترونیکی است؟

- الف) باتری خودرو
- ب) لامپ چراغ‌های جلو
- ج) کویل
- د) ترانزیستور

۲- در مورد قطعه‌ی مقابل آنچه را که می‌دانید توضیح دهید.

پاسخ :

.....
.....
.....
.....

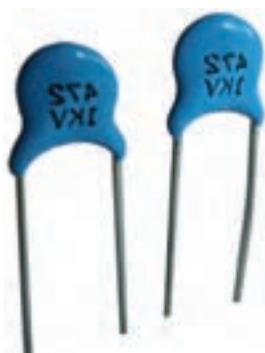

۳- کاربرد دستگاه شکل مقابل را توضیح دهید.

پاسخ :

.....
.....
.....
.....
.....
.....



۴- برای آزمایش دیود از کدام دستگاه استفاده می‌شود؟

- الف) سیگنال ژنراتور AF
- ب) تاکومتر
- ج) مولتی‌متر
- د) اسیلسکوپ

۵- نکات اینمنی در هنگام کاربر روی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی خودرو را توضیح دهید.

۶- تفاوت تستر لامپی و تستر با منبع تغذیه را توضیح دهید.

۷- مقدار مقاومت شکل مقابل برابر است با :



- | | | | |
|---------------|----|--------------|------|
| - ۲۰ . ۶/۲k . | ب) | - ۱۰ . ۶۲۰ . | الف) |
| - ۲۰ . ۶۲k . | د) | - ۱۰ . ۲۶k . | ج) |



دستگاه تست الکترونیکی



صندلی چرخ دار الکترونیکی



ترمودینامیکی ABS



چراغ راهنمایی




لوازم الکترونیکی داخلی خودرو



دستگاه تست ترموز

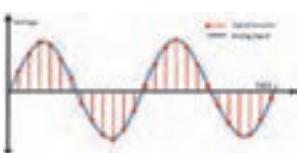
شکل ۲-۱— نمونه هایی از کاربرد الکترونیک در لوازم مختلف




سیگنال آنالوگ



سیگنال دیجیتال

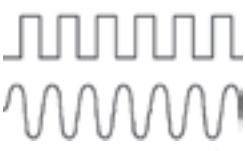

سیگنال دیجیتال منقطع است
سیگنال آنالوگ پیوسته است

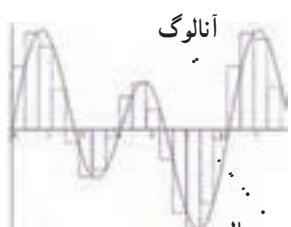

شکل ۲-۲— الف — مقایسه سیگنال های آنالوگ و دیجیتال با یکدیگر

۱-۲— آشنایی با اصول الکترونیک (آنالوگ — دیجیتال)



۱-۲-۱— علم الکترونیک: علم الکترونیک علمی است که با الکtron سروکار دارد. این علم به طیف گسترده‌ای از الکتریسیته اطلاق می‌شود که با استفاده از حرکت الکtron‌ها در انواع نیمه‌هادی‌ها کار می‌کند و سبب اختراع دیودها، ترانزیستورها، آی‌سی (IC)‌ها، قطعات نصب سطحی (SMD) و ریزپردازنده‌ها شده است. پیدید آمدن دگرگونی‌های فراوان در این علم باعث شده است در تمام صنایع، از جمله لوازم خانگی، دستگاه‌های کنترل از راه دور، ماہواره‌ها، لوازم پزشکی، خطوط تولید صنعتی، انواع خودروهای مدرن و ...، کاربرد و نفوذ داشته باشد. در شکل ۲-۱، چند نمونه از این کاربردها را ملاحظه می‌کنید.

جست و جو کنید:

وسایل منزل خود را شناسایی کنید و نام دستگاه‌هایی را که در آن الکترونیک استفاده شده است فهرست نمایید. چند درصد از وسایل برقی شما الکترونیک به کار رفته است.

۲-۱-۲— تعریف الکترونیک آنالوگ:

سیگنال پیوسته یا سیگنال آنالوگ (Analogue): سیگنالی پیوسته در گذر زمان است. به عبارت دیگر، با گذر زمان، دامنه‌ی سیگنال همواره پیوسته باقی می‌ماند و کوچک‌ترین تغییر در سیگنال الکتریکی دارای مفهوم است و هیچ جزئی از سیگنال را نمی‌توانید پیدا کنید که از جزء قبلی خود جدا باشد. ولتاژ دی‌سی (DC) و ولتاژ سینوسی از نوع سیگنال‌های پیوسته یا آنالوگ هستند.

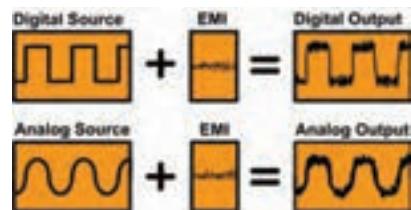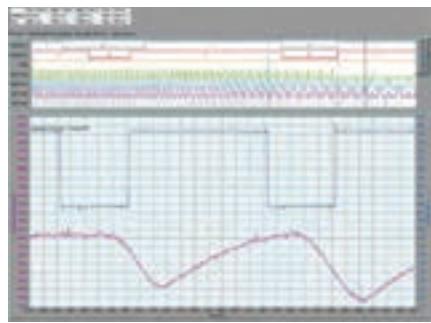

شکل ۲-۲-ب - نمونه‌هایی از سیگنال آنالوگ و دیجیتال

سیگنال دیجیتال یا منقطع (Digital signal): سیگنال دیجیتال سیگنالی است که با گذر زمان یا وجود دارد یا وجود ندارد. از این جهت آن را سیگنال دیجیتال یا رقمی می‌نامند. عموماً سیگنال دیجیتال را با صفر و یک می‌شناسند. در شکل ۲-۲، الف و ب چند نمونه سیگنال آنالوگ و دیجیتال و مقایسه‌ی آن‌ها با یکدیگر را مشاهده می‌کنید.

۲-۲- آشنایی با اجزاء مدارهای الکتریکی و الکترونیکی

در مدارهای الکتریکی قطعات بسیار متنوعی به کار می‌رود. تنوع این قطعات در مدارهای الکترونیکی بیشتر است. در قطعات متداول در مدارهای الکترونیکی می‌توان مقاومت، خازن، سیم پیچ (سلف) باتری، دیود، ترانزیستور و آی‌سی را نام برد. در این قسمت به تشریح و کاربرد عمومی تعدادی از آن‌ها می‌پردازیم. در شکل ۲-۳، نمونه‌هایی از قطعات الکترونیکی را ملاحظه می‌کنید.




شکل ۲-۳- نمونه‌هایی از قطعات الکترونیکی




در آزمایشگاه‌های الکترونیک معمولاً قطعات الکترونیکی را در یک جعبه قرار می‌دهند تا به هنگام ضرورت، از قطعه‌ی موردنیاز سریع‌تر استفاده کنند. در شکل ۲-۴، یک جعبه از مجموعه‌ی قطعات الکترونیکی را، که در حد نسبتاً گسترده‌ای کاربرد دارد، ملاحظه می‌کنید.

شکل ۲-۴—مجموعه‌ای از قطعات الکترونیکی، که در آزمایشگاه و مدارهای الکترونیکی به کار می‌روند.

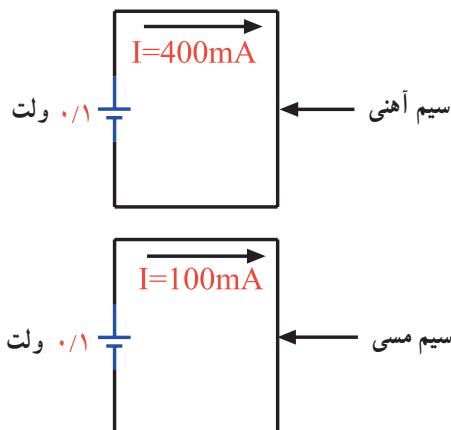

شکل ۲-۵— مقاومت الکتریکی سیم آهنی بیش‌تر از سیم مسی است زیرا جریان کم‌تری از آن عبور می‌کند.

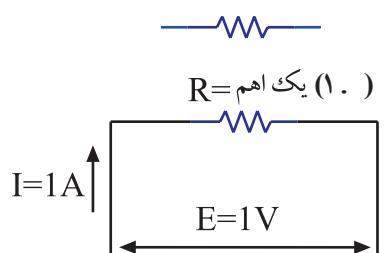

شکل ۲-۶—نماد مقاومت الکتریکی و واحد آن

مقاومت الکتریکی خاصیتی از ماده است که با عبور جریان مخالفت می‌کند.

۲-۲-۱— مقاومت الکتریکی:

تعريف: مقاومت الکتریکی قطعه‌ای است که در مقابل عبور جریان از خود ایستادگی نشان می‌دهد. برای مثال، سیم آهنی در مقایسه با سیم مسی (در صورت داشتن طول و قطر مساوی) در مقابل عبور جریان الکتریکی ایستادگی بیش‌تری را نشان می‌دهد. در شکل ۲-۵، با قرار دادن ولتاژی برابر با ۱/۱ ولت در دو سر دو قطعه سیم آهنی و مسی مشابه، جریان عبوری از سیم مسی 40 mA می‌باشد و جریان عبوری از سیم آهنی 100 mA می‌باشد.

واحد مقاومت الکتریکی: واحد مقاومت الکتریکی اهم است. در صورتی که، طبق شکل ۲-۶، به دوسر یک مقاومت الکتریکی ولتاژی برابر با ۱/۱ ولت اعمال کنیم، هرگاه جریان عبوری از مقاومت یک آمپر باشد، مقدار مقاومت برابر با یک اهم است. اهم را با علامت . (آمگا) نشان می‌دهند.




شکل ۲-۷- تصویر ظاهری مقاومت، علامت قراردادی همراه با نام مقاومت و مقدار آن در مدار

مقاومت الکتریکی را با R^1 مشخص می‌کنند. در مدارهای الکتریکی معمولاً مقدار مقاومت را روی آن می‌نویسند و آن را با شماره‌ای نشان می‌دهند. در شکل ۲-۷، شکل ظاهری مقاومت و نحوه‌ی نشان دادن آن را در مدار (نماد مقاومت) ملاحظه می‌کنید. مقاومت نشان داده شده، مقاومت شماره‌ی ۳۲ و مقدار آن برابر با $330\text{ }\Omega$ است.


نحوه‌ی خواندن مقاومت: مقاومت‌ها را به دو روش می‌خوانند.

روش اول: نوشتمن مقدار مقاومت به طور مستقیم روی بدنه‌ی مقاومت از این روش برای مقاومت‌هایی که دارای ابعاد بزرگ‌تری هستند استفاده می‌شود. هر مقاومت دارای مقداری تولرانس یا خطاست. یعنی مقدار واقعی مقاومت از مقدار نوشته شده‌ی روی آن کم تر یا بیش تر است. مقدار تولرانس را در برخی از مقاومت‌ها به طور مستقیم روی آن می‌نویسند (شکل ۲-۸).

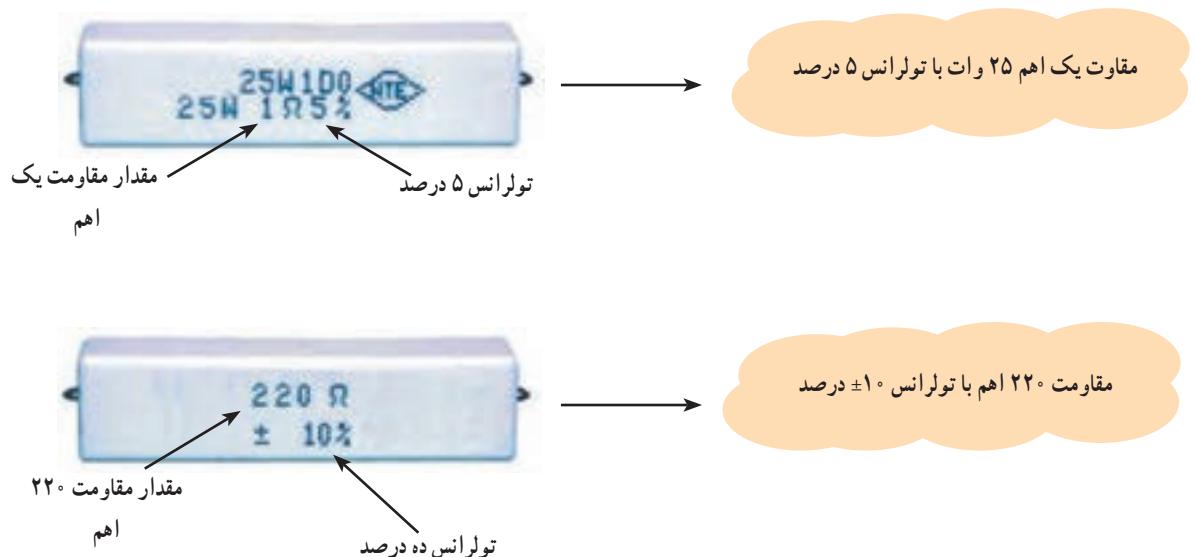

شکل ۲-۸- نوشتمن مقدار مقاومت و تولرانس آن روی بدنه‌ی مقاومت


۱- حرف اول کلمه‌ی Resistance به معنی مقاومت الکتریکی است.

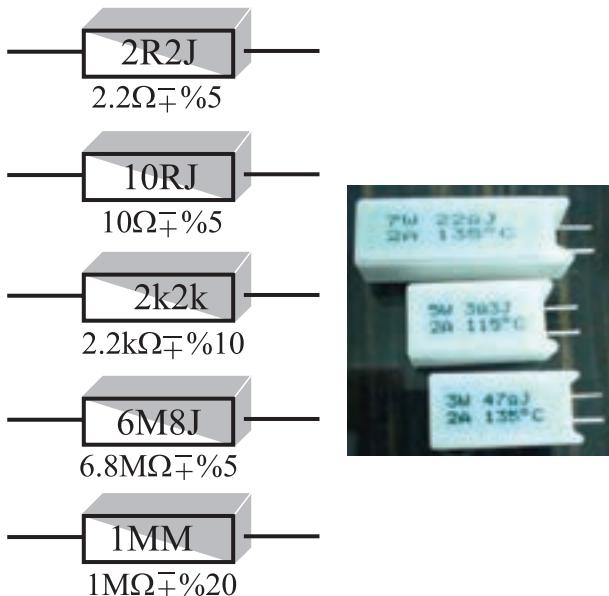

شکل ۲-۹— نشان دادن مقدار مقاومت‌ها با استفاده از حروف و اعداد

روش دوم: در این روش مقدار مقاومت به طور مستقیم و با روش خاص روی بدنهٔ مقاومت نوشته می‌شود. در این حالت به جای واحدها حروف R، K و M و به جای تولرانس حروف J، K و M به کار می‌رود. یعنی به جای تولرانس ۵٪ از حرف J، به جای تولرانس ۱٪ از حرف K و به جای تولرانس ۰٪ از حرف M استفاده می‌کنند. در ضمن، حروف R اهم، K (کیلواهم) و M (مگا اهم) را، علاوه بر نمایش مقدار مقاومت، به جای ممیز نیز به کار می‌برند. در شکل ۲-۹ چند نمونه از این نوع مقاومت‌ها نشان داده شده است.


با کمک این جداول می‌توانید مقدار مقاومت‌ها را بخوانید سعی کنید رنگ‌ها را به خاطر بسپارید.

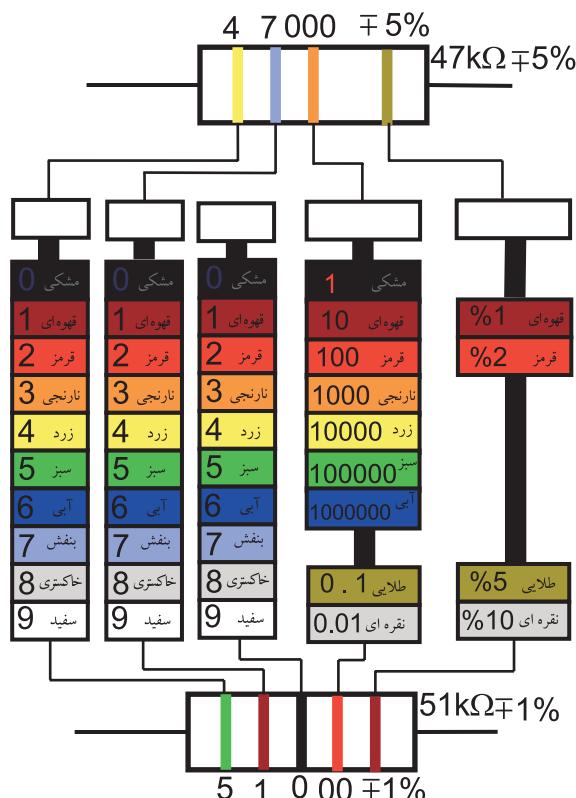

شکل ۲-۱۰— نحوهٔ تعیین مقدار اهم و تولرانس مقاومت‌ها با ۴ نوار رنگی و ۵ نوار رنگی

روش سوم: در این روش مقدار مقاومت و تولرانس آن را با استفاده از نوارهای رنگی روی بدنهٔ مقاومت مشخص می‌کنند. نوارهای رنگی را معمولاً برای مقاومت‌های کوچک، که امکان نوشتند و خواندن مقاومت به طور مستقیم بر روی آن وجود ندارد، به کار می‌برند. تعداد نوارهای رنگی چهار یا پنج عدد است. در مقاومت‌های با چهار نوار رنگی، رنگ نوار اول و دوم را مطابق شکل ۲-۱ به نشانهٔ اعداد صحیح و رنگ نوار سوم را به نشانهٔ ضرب (تعداد صفرها) و رنگ نوار چهارم را به نشانهٔ تولرانس در نظر می‌گیرند. در مقاومت‌های با ۵ نوار رنگی، رنگ نوار اول و دوم و سوم را به نشانهٔ اعداد صحیح و رنگ نوار چهارم را به نشانهٔ ضرب یا تعداد صفرها و رنگ نوار پنجم را به نشانهٔ تولرانس در نظر می‌گیرند.

در شکل ۲-۱ نحوهٔ خواندن مقاومت‌های با چهار نوار رنگی و پنج نوار رنگی نشان داده شده است.

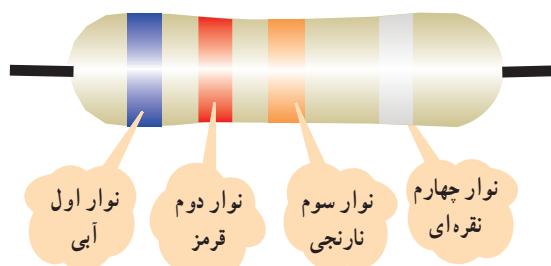


شکل ۲-۱۱- مقاومت چهار نواره

مثال ۱ : با مراجعه به شکل ۱۱-۲-۱۱ مقدار مقاومت و تولرانس آن را به دست آورید.


نوار چهارم	نوار سوم	نوار دوم	نوار اول
تولرانس	ضریب	رقم دوم	رقم اول
۲۰٪	۰۰۰	۲	۶
چون مقاومت ۴ نواره است			
$R = 62000 \Omega = 62k\Omega$			۲۰٪



شکل ۲-۱۲- مقاومت ۴ نواره

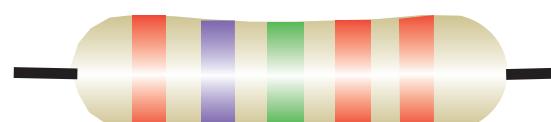

شکل ۲-۱۳- مقاومت ۵ نواره

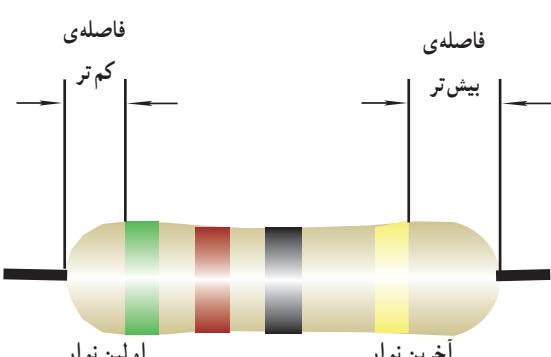

شکل ۲-۱۴- مقدار مقاومت از نواری خوانده می‌شود که به انتهای نزدیک‌تر باشد.

مثال ۲ : با مراجعه به شکل‌های ۱۲-۲ و ۱۳-۲ مقدار مقاومت را به دست آورید.

نوار چهارم	نوار سوم	نوار دوم	نوار اول
تولرانس	ضریب	رقم دوم	رقم اول
۵٪	-	۲	۴
$R = 42\Omega$			۵٪

نکته‌ی مهم : هنگام خواندن مقاومت با استفاده از کد رنگی، نوار اول، عبارت از اولین نواری است که به یک طرف مقاومت نزدیک‌تر است (شکل ۱۴-۲).

نوار پنجم	نوار چهارم	نوار سوم	نوار دوم	نوار اول
تولرانس	ضریب	رقم سوم	رقم دوم	رقم اول
۲٪	۰۰	۵	۷	۲
$R = 27500 \Omega = 27.5k\Omega$			۲٪	

جدول ۱-۲-۱- خواندن مقاومت‌ها

مقدار مقاومت	نوشته‌ها یا کد رنگی	نوع مقاومت	شماره‌ی مقاومت
		نوشته شده روی بدنه	R_1
		کد حرف و عدد	R_2
		کد حرف و عدد	R_3
		کد رنگی	R_4
		کد رنگی	R_5
		کد رنگی	R_6



مقاومت‌های تابع نور و حرارت



۲-۲-۲- کار عملی: تعدادی مقاومت (حداقل ۶

مقاومت) را در اختیار بگیرید و مقدار آن‌ها را بخوانید و در جدول شماره‌ی ۲-۱ یادداشت کنید. مقاومت‌ها را از انواع مختلف (کد رنگی، مقدار نوشته شده به‌طور مستقیم و غیرمستقیم روی مقاومت) انتخاب کنید.


تمرین عملی: با مراجعه به منابع مختلف، از قبیل کتاب، سایت‌های اینترنتی و ... روش‌های مختلف علامت‌گذاری روی مقاومت‌ها و نحوه‌ی خواندن آن‌ها را تمرین کنید و نتایج را شرح دهید.

پاسخ:

.....
.....
.....
.....

انواع مقاومت‌ها: به‌طورکلی مقاومت‌ها را می‌توان از

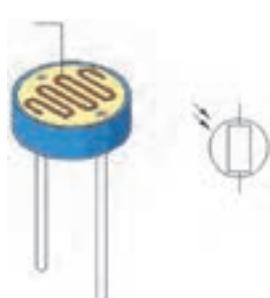نظر مقدار اهمی به دو دسته‌ی ثابت و متغیر تقسیم‌بندی کرد. منظور از مقاومت ثابت این است که مقدار مقاومت تابع حرارت، نور، میدان‌های مغناطیسی یا سایر عوامل فیزیکی نیست. در شکل‌های ۲-۱۵ و ۲-۱۶ چند نمونه مقاومت ثابت نشان داده شده است.



مقاومت تابع نور



نام انواع مقاومت‌های نشان داده شده در شکل‌های ۲-۱۵ و ۲-۱۶ را فهرست کنید.

.....
.....
.....
.....
.....

شکل ۲-۱۵- مقاومت‌های تابع نور و حرارت



شکل ۲-۱۶- چند نمونه پتانسیومتر

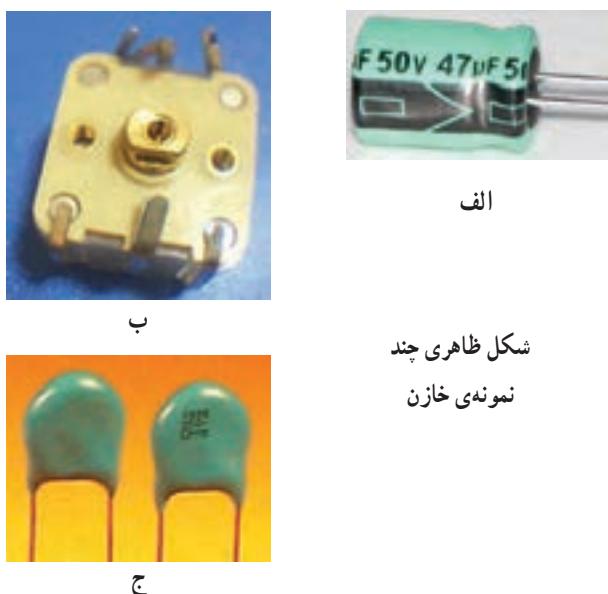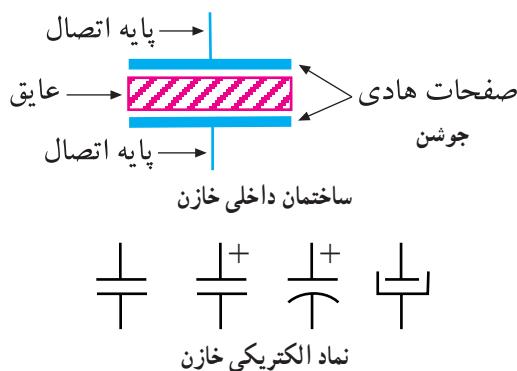

شکل ۲-۱۷- ساختمان داخلی نماد فنی و شکل ظاهری خازن


مقاومت متغیر مقاومتی است که می‌توان مقدار اهم آن را با تغییر مکان یک اهرم یا با تغییر نور، حرارت، ولتاژ و ... تغییر داد. در شکل ۲-۱۵، چند نمونه از این مقاومت‌ها را مشاهده می‌کنید. در شکل ۲-۱۶ چند نمونه مقاومت متغیر، که مقدار آن را می‌توان با تغییر اهرم با پیچ گوشی تغییر داد، نشان داده شده است. به این نوع مقاومت اصطلاحاً پتانسیومتر گفته می‌شود. از مقاومت‌های تابع نور، حرارت، ولتاژ و ... به عنوان حسگر یا سنسور (Sensor) استفاده می‌کنند که در بحث‌های بعدی به آن‌ها خواهیم پرداخت.

۲-۲-۳- خازن

ساختمان و نماد خازن: خازن وسیله‌ای است که می‌تواند انرژی الکتریکی را در خود ذخیره کند. ساختمان داخلی خازن از دو صفحه‌ی هادی، که بین آن‌ها عایقی قرار دارد، تشکیل می‌شود. به صفحات هادی خازن، جوشن نیز می‌گویند. در شکل ۲-۱۷، ساختمان داخلی، نماد فنی و شکل ظاهری خازن را مشاهده می‌کنید.

با مراجعه به منابع مختلف انواع خازن‌ها را بیابید و نتایج را بنویسید :

-
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

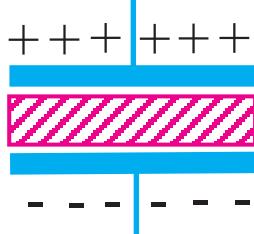


شکل ۲-۱۸- یک نمونه خازن شارژ شده

نکته‌ی مهم: وقتی بار الکتریکی در خازن ذخیره می‌شود، اصطلاحاً می‌گویند خازن شارژ شده است.

خازن در الکترونیک کاربردهای فراوانی دارد. یکی از کاربردهای آن ذخیره‌ی انرژی است. انرژی ذخیره شده در خازن به صورت بارهای الکتریکی است. هنگامی که در خازن بار الکتریکی ذخیره می‌شود، بین دو جوشن خازن یک اختلاف پتانسیل الکتریکی به وجود می‌آید و خازن می‌تواند مشابه با تری عمل کند. در شکل ۲-۱۸، خازنی را که در آن بار الکتریکی ذخیره شده است، مشاهده می‌کنید.

تحقیق کنید: بار الکتریکی چگونه در خازن ذخیره می‌شود. درباره‌ی آن توضیح دهید.

تجهیزات
ذخیره‌ی
می‌شود.
خازن
علقمند

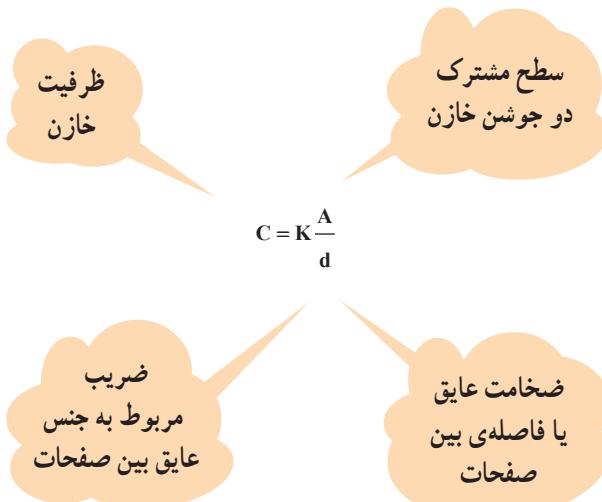

ظرفیت خازن: میزان توانایی ذخیره‌ی بار الکتریکی را در خازن، ظرفیت خازن می‌نامند. ظرفیت خازن را با سی (C) که حرف اوّل کلمه‌ی capacitance به معنی ظرفیت است نشان می‌دهند. هر قدر ظرفیت خازن بیش‌تر باشد. توانایی ذخیره‌ی بار الکتریکی در آن بیش‌تر است و هر قدر بار الکتریکی ذخیره شده بیش‌تر باشد. انرژی ذخیره شده در خازن بیش‌تر است.

عوامل مؤثر در ظرفیت خازن: ظرفیت خازن یک خاصیت ذاتی است که به مشخصات فیزیکی خازن بستگی دارد. به این معنی که ظرفیت خازن با سطح مشترک دو جوشن خازن نسبت مستقیم و با فاصله‌ی بین دو صفحات، نسبت معکوس دارد. جنس عایق خازن نیز نسبت مستقیم با ظرفیت خازن دارد.

واحد ظرفیت خازن: واحد ظرفیت خازن فاراد است (FARAD) و آن را با F نشان می‌دهند. از آنجا که فاراد ظرفیت بزرگی است، در عمل از واحدهای کوچک‌تر آن یعنی میکروفاراد (μF)، نانوفاراد (NF) یا پیکوفاراد (PF) استفاده می‌کنند.


$$1. F = \frac{1}{1000000} F = 10^{-6} F$$

$$1 NF = \frac{1}{1000000000} F = 10^{-9} F$$

$$1 PF = \frac{1}{1000000000000} F = 10^{-12} F$$



خازن ثابت الکترولیتی

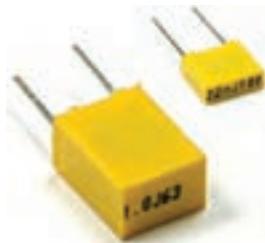

خازن ثابت پلی استر



خازن متغیر قابل تنظیم با پیچ گوشته




خازن متغیر قابل تنظیم با محور


شکل ۲-۱۹— نمونههایی از خازن‌های متغیر و ثابت



الکترولیت

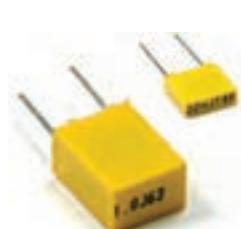


پلی استر

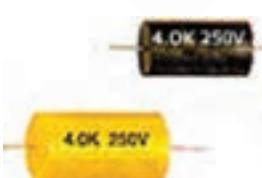

فیلم پلاستیکی



کاغذی

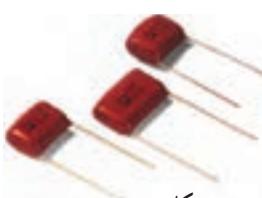

میکا



سرامیک



میکا



پلی استر

شکل ۲-۲۰— انواع خازن‌ها با توجه به نوع عایق آن

انواع خازن‌ها: خازن‌ها را براساس کاربرد در دو نوع ثابت و متغیر می‌سازند. خازن‌های ثابت همواره مقدار ثابتی دارند و مناسب با نیاز در مدار به کار می‌روند. مقدار خازن‌های متغیر قابل تغییر است و در مدارهایی به کار می‌رود که به تغییر مقدار خازن در شرایط مختلف نیاز باشد. در شکل ۲-۱۹، نمونههایی از خازن‌های ثابت و متغیر را ملاحظه می‌کنید.

به نکات اینمی و خطرزا توجه کنید

هنگامی که خازن شارژ می‌شود، ولتاژ دو سر آن مانند یک منبع انرژی است که می‌تواند موجب برق‌گرفتگی شود لذا هنگام کار با خازن شارژ شده آن را تخلیه کنید.

خازن‌ها را براساس نوع عایق آن نیز دسته‌بندی می‌کنند. از انواع این خازن‌ها می‌توان خازن با عایق هوا، خازن با عایق کاغذ، خازن با عایق فیلم پلاستیکی، خازن با عایق پلی استر، خازن با عایق سرامیک، خازن با عایق میکا و خازن با عایق الکترولیت (الکترولیتی) را نام برد. معمولاً خازن‌های متغیر با عایق هوا یا فیلم پلاستیکی هستند محدودهی ظرفیت خازن‌های با عایق هوا، فیلم پلاستیکی، میکا و سرامیکی حداقل $1\mu\text{F}$ میکروفاراد است. خازن‌های با عایق کاغذی را تا $1\mu\text{F}$ میکروفاراد نیز می‌سازند. ظرفیت خازن‌های الکترولیتی حداقل $1\mu\text{F}$ میکروفاراد و حداقل $10000\mu\text{F}$ میکروفاراد است. در شکل ۲-۲۰، نمونههایی از انواع خازن‌های ثابت با عایق‌های مختلف را مشاهده می‌کنید.


یادآوری می‌شود تشخیص نوع عایق خازن از روی شکل ظاهری آن امکان‌پذیر نیست و برای تعیین دقیق نوع عایق، باید به کاتالوگ‌های کارخانه‌ی سازنده مراجعه کرد.



الف - خواندن خازن با کد عددی
عدد نوشته شده = ۴۷۲
مقدار ظرفیت خازن = ۴۷۰۰ PF
پیکو فاراد یا : ۴۱۷NF ۴ نانوفاراد



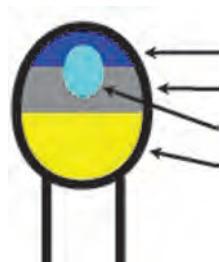ب - خواندن خازن با کد عددی
عدد نوشته شده = ۱۰۴
مقدار ظرفیت = ۱۰۰۰۰۰ PF
پیکو فاراد
نانوفاراد : = ۱۰۰ NF



ج - کد رنگی برای خازن

شکل ۲-۲۱ - خواندن خازن با استفاده از کد عددی



الف - توجه به قطب های خازن الکترولیتی



ب - خازن تانتالیوم

شکل ۲-۲۲ - خازن های الکترولیتی و تانتالیوم

ولتاژ کار خازن و خواندن مقدار ظرفیت آن : یکی از مشخصات مهم خازن، ولتاژ کار آن است. ولتاژ کار و ظرفیت خازن را روی بدنه خازن به طور مستقیم، با کد عددی یا کد رنگی می نویسند. در شکل الف - ۲-۲۱، مقدار ظرفیت خازن ۷/۴ میکروفاراد و ولتاژ کار آن ۱۰ ولت است.

یکی از روش های متقابل در نوشتند مقدار ظرفیت روی خازن استفاده از کد عددی است. برای مثال روی یک خازن عدد ۱۰ نوشته می شود. مقدار ظرفیت این خازن برابر با ۱۰۰۰ پیکو فاراد است. به عبارت دیگر، در این روش، عدد اول و دوم نماینده رقم اول و دوم است و عدد سوم ضربی یا تعداد صفرها را نشان می دهد. استفاده از کد رنگی برای خواندن ظرفیت خازن نیز متقابل است که یکی از روش های آن مشابه کد رنگی مقاومت هاست. روش های متنوع دیگری نیز وجود دارد. در شکل ۲-۲۱، دو نمونه خازن با استفاده از کدد عددی و دو نمونه با کد رنگی را ملاحظه می کنید.

توجه به قطبین خازن : معمولاً خازن های با ظرفیت کم (زیر ۱،۰ میکروفاراد) دارای قطب مشخصی نیستند. به عبارت دیگر، جایه جایی پایه های خازن اثری بر کار آن در مدار نمی گذارد. اما خازن های الکترولیتی قطب مثبت و منفی دارند و لازم است هنگام اتصال به مدار، به آن توجه نمود. در شکل الف - ۲-۲۲، قطب های خازن الکترولیتی را ملاحظه می کنید.

در سال های اخیر نوعی خازن باعیق تانتالیوم (Tantaliom) ساخته شده است که از نظر حجم بسیار کوچک تر از خازن های الکترولیتی است ولی از نظر ظرفیت در ردیف آن ها قرار دارد. هنگام اتصال خازن تانتالیوم به مدار باید به قطب های آن توجه کرد. در شکل ب - ۲-۲۱ این نوع خازن را ملاحظه می کنید. ظرفیت این خازن با کد عددی و ولتاژ کار آن به طور مستقیم روی آن نوشته شده است.

زمان	ساعت ۲
------	--------

جدول ۲-۲

نوع خازن	نحوه های روی بدن خازن	مقدار ظرفیت	مقدار ولتاژ کار	شماره های خازن
				C _۱
				C _۲
				C _۳
				C _۴
				C _۵
				C _۶




سلف بدون هسته و قرقره



سلف پیچیده شده روی قرقره
بدون هسته



سلف با هسته فریت

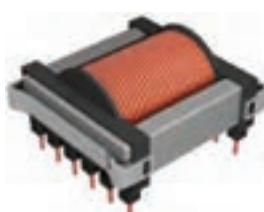

سلف با هسته آهنی

شکل ۲-۲۳- انواع سیم پیچ های ساده، روی قرقره با هسته آهنی و فریت

۴-۲-۲- کار عملی: تعدادی خازن الکتروولیتی، تانتالیوم سرامیکی و ... (حداقل ۶ عدد) را در اختیار بگیرید. سپس با استفاده از تجربیات خود، مقدار ظرفیت خازن را بر حسب F، NF، PF یا ... به دست آورید و ولتاژ کار هر خازن را تعیین کنید و نتایج را در جدول ۲-۲ بنویسید. در صورتی که ولتاژ خازن قابل تعیین نیست به جای آن علامت () بگذارید.

۲-۲-۵- سلف یا سیم پیچ

ساختمان سیم پیچ (سلف): هرگاه چند حلقه سیم را روی بدنه‌ی مداد، خودکار یا قرقره ببیچیم، یک سیم پیچ یا سلف (self) شکل می‌گیرد.

سیم پیچ‌ها می‌توانند بدون هسته یا با هسته باشند. جنس هسته‌ی سیم پیچ معمولاً از فلزهای آهنی یا فریت (ترکیب مخصوص آهن) است. در شکل ۲-۲۳، چند نمونه سیم پیچ را مشاهده می‌کنید.

نکته‌ی مهم: در صورتی که ولتاژ کار خازن


روی خازن نوشته نشده باشد، برای اطلاع از مقدار ولتاژ کار باید به کاتالوگ کارخانه‌ی سازنده مراجعه کرد.

تحقیق کنید:

با مراجعه به سایت‌های اینترنتی منابع مختلف دیگر، روی انواع هسته‌های سیم پیچ ترانسفورموتور

تحقیق کنید.

علاقه‌مند
و پژوهش‌گر
اموزان

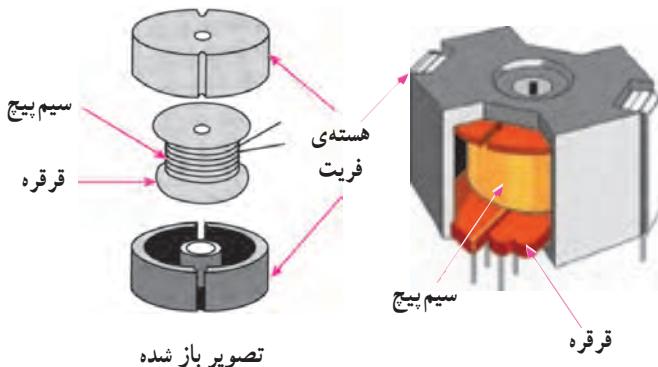

شکل ۲-۲۴—اجزای تشکیل دهنده سیم پیچ (سلف) با هسته فریت

عملکرد و اجزای تشکیل دهنده سلف: سلف عنصری است که انرژی الکتریکی را به صورت میدان مغناطیسی در خود ذخیره می کند. یک سلف معمولاً از سه قسمت تشکیل می شود:


— سیم پیچ با تعدادی دور سیم مسی;

— قرقره، که سیم روی آن پیچیده می شود.

— هسته، که در مرکز قرقره قرار می گیرد.

سلف ها به شکل های مختلف ساخته می شوند. شکل قرقره و هسته تعیین کننده شکل کلی سیم پیچ است. در شکل ۲-۲۴ تصویر مونتاژ شده و باز شده ی یک نمونه سلف یا هسته فریت را ملاحظه می کنید. نماد فنی سیم پیچ به صورت —~~~~ است. در صورتی که سیم پیچ هسته داشته باشد، روی نماد آن دو خط پر یا خط چین نیز رسم می کنند.

در شکل ۲-۲۵، نمونه های مختلف سیم پیچ و نمادهای مختلف آن نشان داده شده است.

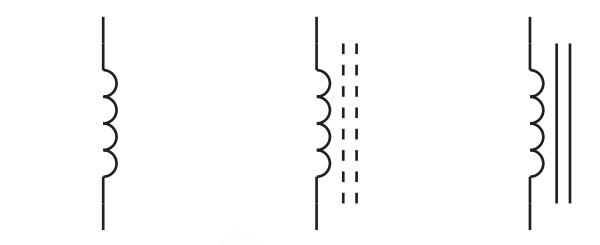

شکل ۲-۲۵—نماد فنی و تصویر ظاهری چند نمونه سلف

جست و جو کنید:

با بررسی سیستم برقی خودرو بررسی کنید
در چه قسمت هایی از سیم پیچ استفاده شده است?
نتایج را توضیح دهید.

ضریب خود القای سلف: مقدار خاصیت ذخیره‌ی انرژی

$$\begin{aligned} (\text{میلی هانزی}) &= 1000 \text{ mH} \\ (\text{میکروهانزی}) &= 100000 \cdot H \quad (\text{هانزی}) \\ &= 10^6 \cdot H \end{aligned}$$


در سیم‌پیچ و مخالفت آن در مقابل جریان الکتریکی را با ضریب خود القای می‌سنجند. واحد ضریب خود القای هانزی است و آن را با L نشان می‌دهند. هر قدر مقدار L بیشتر باشد توانایی ذخیره‌ی انرژی در سیم‌پیچ یا خاصیت مخالفت آن با جریان متناوب بیشتر است. واحدهای کوچک‌تر، میلی هانزی (mH) برابر با $\frac{1}{1000}$

هانزی و میکروهانزی (NH) برابر با $\frac{1}{1000000}$ هانزی می‌نامند.

با قرار دادن هسته‌ی آهنی یا فریت در داخل قرقره‌ی سلف، مقدار ضریب خود القای سلف افزایش می‌یابد. ضریب خود القای سیم‌پیچ را اندوکتانس (Inductance) نیز می‌گویند. **موارد کاربرد سیم‌پیچ:** سیم‌پیچ‌ها در موتورهای الکتریکی به منظور تولید میدان مغناطیسی و حرکت دوران در رله‌ها به عنوان کلید قطع و وصل الکتریکی و مغناطیسی و در مدارهای الکترونیکی به عنوان یکی از قطعات اصلی به کار می‌رود. از سیم‌پیچ در موتور اتوموبیل در سامانه‌ی جرقه‌زنی استفاده می‌شود. کوئل ماشین، ترکیبی از دو سیم‌پیچ اولیه و ثانویه است، که به صورت ترانسفورماتور افزاینده عمل می‌کند و ولتاژ زیاد را برای جرقه‌زنی فراهم می‌کند. در شکل ۲-۲۶، چند نمونه از موارد کاربرد سیم‌پیچ آمده است.

معمولًاً مقدار ضریب خود القای سیم‌پیچ را روی سیم‌پیچ به صورت مستقیم یا با کد عددی یا کد رنگی می‌نویسند.

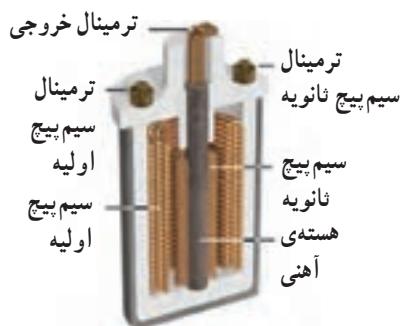در شکل الف - ۲-۲۶، یک کوئل مربوط به ماشین‌های قدیمی را مشاهده می‌کنید که در آن دو سیم‌پیچ اولیه و ثانویه وجود دارد. در شکل ب - ۲-۲۶، کوئل مربوط به اتومبیل‌های جدید را ملاحظه می‌کنید که در آن نیز دو سیم‌پیچ به کار رفته است و در شکل ج - ۲-۲۶، آژیر و رله‌ی آن را ملاحظه می‌کنید. در شکل د - ۲-۲۶، حسگر نصب شده روی چرخ اتوموبیل و رله‌ی مربوط به استارت، چراغ و ... خودرو آمده است.



الف - کوئل ماشین‌های قدیمی



ب - کوئل ماشین‌های جدید



ج - بوق و رله‌ی بوق



د - انواع رله‌های استارت و چراغ و حسگر چرخ

شکل ۲-۲۶ - موارد کاربرد سلف

جدول ۲-۳

شماره‌ی قطعه	نام قطعه	مشخصات نوشته شده‌ی روی بدن	مقادیر مقاومت سیم پیچ	سالم است بلی خیر
۱				
۲				
۳				
۴				
۵				
۶				
۷				
۸				

۲-۶-۲- کار عملی: چند نمونه سلف آزمایشگاهی و

حداقل دو نمونه کوئل خودرو و سه نمونه رله‌ی بق، چراغ و استارت را در اختیار بگیرید و ورودی‌ها و خروجی‌های آن‌ها را شناسایی کنید و توسط اهم‌تر صحت عملکرد آن‌ها را بررسی نمایید و جدول ۲-۳ را کامل کنید.

نکته‌ی مهم: سلف یا سیم پیچ سالم هنگام آزمایش با اهم‌تر فقط مقاومت اهمی سیم پیچ را نشان می‌دهد.

۲-۶-۷- دیود

اشاره‌ای به ساختمان نیمه‌هادی‌ها: اجسام موجود در

طبیعت از نظر هدایت الکتریکی به سه دسته‌ی کلی تقسیم می‌شوند.

الف: هادی‌ها

ب: عایق‌ها

ج: نیمه‌هادی‌ها

هادی‌ها اجسامی هستند که جریان برق را به راحتی از


خود عبور می‌دهند. مس، آلومنیوم، سایر فلزات و بعضی از اسیدها در رده‌ی هادی‌ها قرار دارند (شکل ۲-۲۷)

عایق‌ها اجسامی هستند که جریان برق را به سادگی از


خود عبور نمی‌دهند. شیشه، انواع پلاستیک‌ها، هوا و ... در رسته‌بندی عایق‌ها قرار دارند.

بین عایق‌ها و هادی‌ها اجسامی وجود دارند که نه مانند

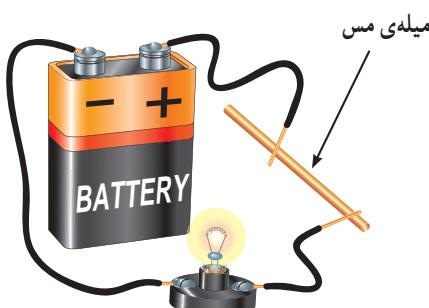یک هادی به سادگی جریان برق را از خود عبور می‌دهند و نه مانند یک عایق جریان برق را از خود عبور نمی‌دهند.




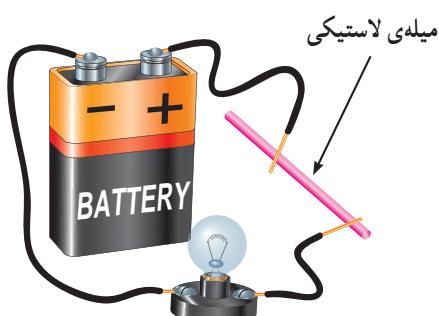یک سیم مسی هادی است و جریان برق را به راحتی از خود عبور می‌دهد و باعث روشن شدن لامپ می‌گردد.




سیم پلاستیکی (مانند طناب) عایق است و جریان برق را از خود عبور نمی‌دهد و در نتیجه لامپ روشن نمی‌شود.

شکل ۲-۲۷- مثالی از هادی‌ها و عایق‌ها

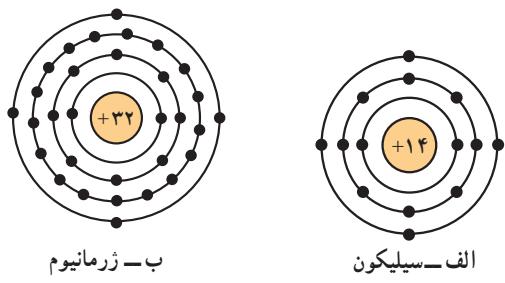

شکل ۲-۲۸- ساختمان اتمی نیمه هادی های سیلیکون و ژرمانیوم

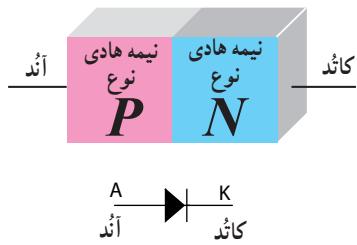

شکل ۲-۲۹- اتصال بی ان (PN) و نماد فنی دیود



شکل ۲-۳۰- تصویر ظاهری چند نمونه دیود




به این اجسام، نیمه هادی^۱ می گویند. مهم ترین نیمه هادی هایی که در صنعت الکترونیک مورد استفاده قرار می گیرد سیلیکون و ژرمانیوم است. تمامی نیمه هادی ها در آخرین لایه ای اتم خود، چهار الکترون دارند. در شکل ۲-۲۸ ساختمان اتمی سیلیکون و ژرمانیوم نشان داده شده است.

وقتی اتم های ژرمانیوم یا سیلیکون در کنار یکدیگر قرار می گیرند و به صورت مولکول در می آیند تشکیل کریستال می دهند. در صورتی که یک عنصر سه ظرفیتی مانند آلومنیوم را به کریستال ژرمانیوم اضافه کنیم، کریستال نوع p شکل می گیرد. در صورتی که یک عنصر ۵ ظرفیتی را به کریستال ژرمانیوم یا سیلیسیوم اضافه کنیم، کریستال نوع N شکل می گیرد. تشكیل دیود: اگر یک قطعه نیمه هادی نوع N را به یک قطعه نیمه هادی نوع P بچسبانیم، اتصال بی ان (PN)، که یک دیود است، شکل می گیرد.

کریستال نوع P را آند (Anode) – قطب مثبت) و کریستال نوع N را کاثد (Cathode) – قطب منفی) می نامند. در شکل ۲-۲۹، اتصال بی ان (PN) و نماد فنی دیود را ملاحظه می کنید. شکل ظاهری تعدادی از دیودها مشابه مقاومت هاست. اما دیودها را با توجه به مشخصات فنی موردنیاز به صورت های گوناگون و متنوع می سازند. در شکل ۲-۳۰، تصویر ظاهری چند نمونه دیود را ملاحظه می کنید.

جست و جو کنید :

با مراجعه به منابع مختلف در ارتباط با رفتار دیود در مدارهای الکتریکی تحقیق کنید و نتایج به دست آمده را بنویسید.

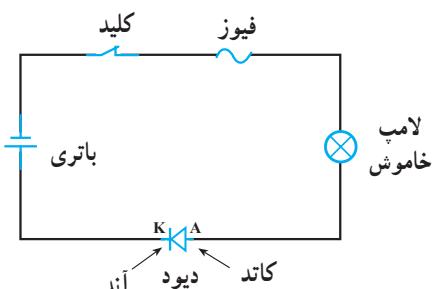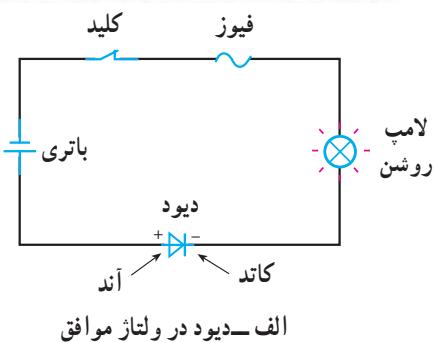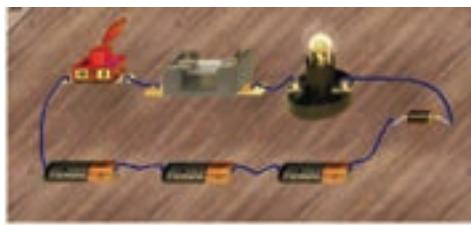

شکل ۲-۳۱ - عملکرد دیود در مدار

توجه داشته باشید که در شکل الف - ۲-۳۱ دیود هدایت می کند و لامپ روشن است و در شکل ب - ۲-۳۱ دیود هدایت نمی کند و لامپ خاموش است.

عملکرد دیود و اتصال آن به مدار: دیود مانند یک شیر یک طرفه عمل می کند. در صورتی که دیود به گونه ای به مدار وصل شود که قطب مثبت (آند) آن به قطب مثبت باتری و قطب منفی (کاٹد) به قطب منفی باتری وصل باشد، دیود مانند یک کلید بسته عمل می کند در این حالت می گویند دیود در بایاس یا ولتاژ موافق قرار دارد (شکل الف - ۲-۳۱).

در صورتی که دیود به گونه ای در مدار قرار گیرد که قطب مثبت آن به قطب منفی باتری و قطب منفی آن به قطب مثبت باتری وصل شود، دیود مانند کلید باز عمل می کند و در این حالت جریانی از مدار عبور نخواهد کرد. در این شرایط می گویند دیود در ولتاژ مخالف (بایاس مخالف) قرار دارد (شکل ب - ۲-۳۱).

نکته‌ی مهم: یک دیود زمانی هدایت می کند که دو شرط زیر برقرار باشد :

- ولتاژ آند دیود تقریباً به اندازه‌ی $6/0$ ولت از کاتد آن بیشتر باشد.
- منبع تغذیه بتواند جریان موردنیاز مدار را تأمین کند.

کاربرد دیودها: دیود یک سوئیچ الکترونیکی است یکسوساز، با ولتاژ آس (AC) که در حد گسترده‌ای در مدارهای الکترونیکی و مخابراتی به کار می رود. در خودرو از دیود، که یکسوساز سه فاز است و در خروجی آلترناتور (دینام) قرار می گیرد استفاده می کنند. در قسمت مدارهای ساده‌ی الکترونیکی به این موضوع خواهیم پرداخت.

انواع دیودها: دیودها در انواع دیودهای قدرت، سیگنال، نورانی (نوردهنده)، فتو دیود، پل، مجموعه‌ای مت مرکز (IC) و ... ساخته می‌شوند. در شکل ۲-۳۲ تعدادی از این دیودها آمده است.



دیودهای موردن استفاده در آلترناتور خودرو



دیود چند تایی




دیود لیزری از نوع لنز DVD



دیود نورانی معمولی



دیود نورانی بر قدرت

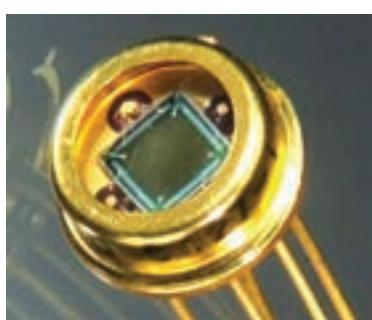

فتودیو




فتودیو

شکل ۳۲-۲- چند نمونه از انواع دیودها


ویژه دانش آموزان علاقه مند

تحقیق کنید:

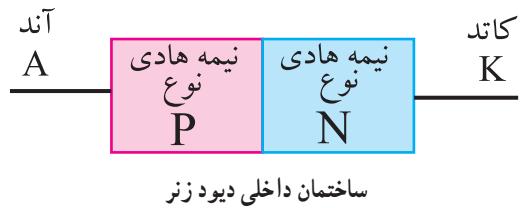با مراجعه به سایت‌های اینترنتی و منابع مختلف، انواع دیودها را باید و نام آن‌ها را فهرست کند.




دیود زنر قدرت

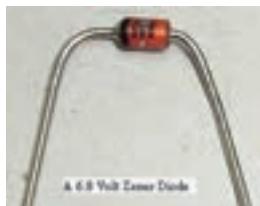

دیود زنر معمولی

شکل ظاهری

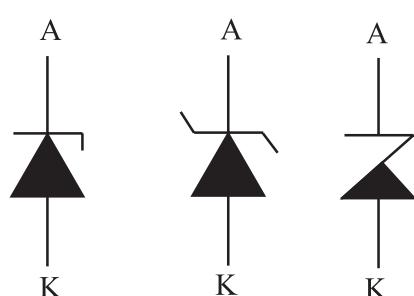

استاندارد IEC


سمبل های رایج

علامت های قراردادی (نماد فنی) دیود زنر



تنظیم کننده شارژ باتری با استفاده از دیود زنر و سایر قطعات الکترونیکی

شکل ۲-۳۳— دیود زنر و کاربرد آن

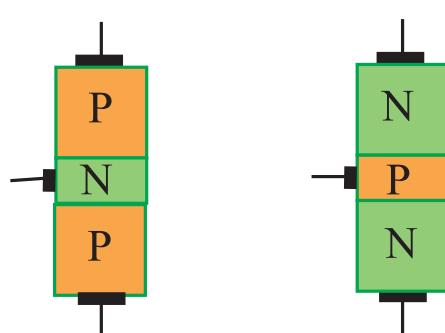

شکل ۲-۳۴— نحوه قرار گرفتن نیمه هادی های نوع . و . در ترانزیستور

دیود زنر (.....): دیود زنریک اتصال پی ان (PN) است که در بایاس ممکن است یک دیود معمولی یک سوکننده عمل می کند. این دیود در بایاس مخالف، تحت ولتاژ خاصی، که آن را ولتاژ زنر می نامند، ناگهان هادی شده و جریان را از خود عبور می دهد. در این حالت ولتاژ دو سر دیود تقریباً ثابت باقی می ماند. در شکل ۲-۳۳، ساختمان داخلی دیود زنر، شکل ظاهری، نماد و موارد کاربرد آن را، که در واقع، رگولاتور شارژ باتری است، مشاهده می کنید. زنر نام داشتماندی است که اولین بار در سال ۱۹۳۴ به این پدیده شکفت پی برد و آن را عملی نمود.

دیود زنر در خودروها، به منظور تنظیم میزان شارژ باتری و جلوگیری از شارژ شدن بیش از حد آن، مورد استفاده قرار گیرند.

تحقیق کنید:

با مراجعه به منابع مختلف تحقیق کنید که دیودهای زنر با چه توانهایی ساخته می شوند. نتایج به دست آمده را بنویسید.


ویژه‌دانش آموزان علاقه‌مند

۲-۲-۸— ترانزیستور معمولی (...): یک ترانزیستور معمولی، از سه قطعه‌ی نیمه هادی نوع P و N تشکیل شده است. نحوه‌ی قرار گرفتن نیمه هادی‌های نوع P و N در کنار یکدیگر به دو صورت زیر می‌تواند باشد. هر دو نوع ترانزیستور در عمل ساخته می‌شوند.

(الف) یک قطعه نیمه هادی نوع N در وسط و دو قطعه نیمه هادی نوع P در دو طرف آن قرار می‌گیرد.

(ب) یک قطعه نیمه هادی نوع P در وسط و دو قطعه نیمه هادی نوع N در دو طرف آن قرار می‌گیرد.


در شکل ۲-۳۴ ساختمان داخلی هر دو نوع ترانزیستور نشان داده شده است.

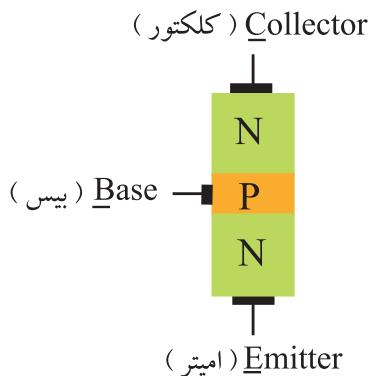

شکل ۲-۳۵—نام پایه‌های ترانزیستور

ترانزیستوری که از دو قطعه نیمه هادی نوع P و یک قطعه نیمه هادی نوع N ساخته شده باشد ترانزیستور PNP و ترانزیستوری که حاوی دو قطعه نیمه هادی نوع N و یک قطعه نیمه هادی نوع P است، ترانزیستور NPN نامیده می‌شود. پایه‌های ترانزیستور را امیتر، بیس و کلکتور می‌نامند. پایه‌ی کلکتور را با حرف C، پایه‌ی بیس را با حرف B و پایه‌ی امیتر را با حرف E نشان می‌دهند (شکل ۲-۳۵).

در شکل ۲-۳۶ علامت‌های قراردادی ترانزیستورهای NPN و PNP نشان داده شده است.

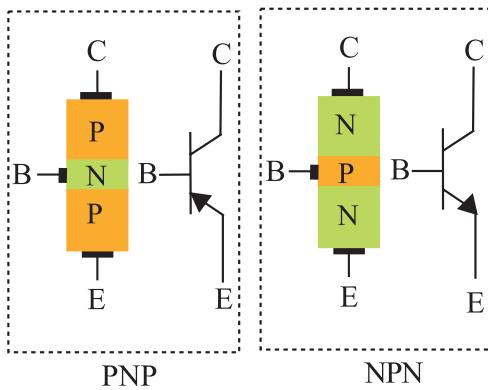


شکل ۲-۳۶—علامت قراردادی ترانزیستورهای ... و ...

تحقیق کنید:

با مراجعه به سایت‌های اینترنتی و منابع مختلف بررسی کنید آیا انواع دیگر ترانزیستور وجود دارند یا خیر؟ در صورتی که وجود دارد، آنها را نام ببرید.

آزمایش دهنده

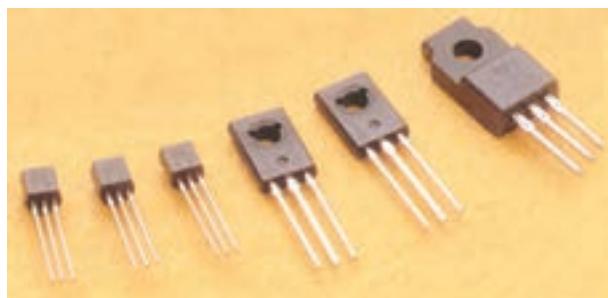


شکل ۲-۳۷—نمونه‌هایی از انواع ترانزیستورها

در شکل ۲-۳۷ نمونه‌هایی از انواع ترانزیستورها را مشاهده می‌کنید.

از ترانزیستور در نقش تقویت‌کننده، کلید الکترونیکی و رگولاتور استفاده می‌کنند. از انواع دیگر ترانزیستورها می‌توان JFET و UJT را نام برد.

۲-۹—ترانزیستور: اگر به دو سر یک

قطعه‌ی نیمه هادی نوع N، مانند شکل ۲-۳۸ ولتاژ DC وصل کنیم جریانی از مدار عبور می‌کند که آن را I_D می‌نامیم. مقدار I_D بستگی به مقاومت نیمه هادی نوع N دارد. پایه‌ای (الکترودی) را که قطب مثبت منبع ولتاژ به آن وصل است D و پایه‌ای را که قطب منفی به آن وصل است S یا منبع الکترون‌ها می‌نامند. نیمه هادی نوع N را که از آن جریان I_D عبور می‌کند کanal می‌گویند. در این شکل چون نیمه هادی، نوع N است به آن کanal نوع N گفته می‌شود.

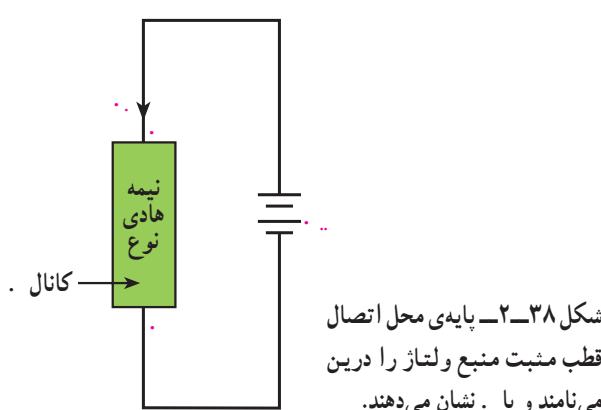

شکل ۲-۳۸—پایه‌ی محل اتصال قطب مثبت منبع ولتاژ را درین می‌نامند و با ... نشان می‌دهند.




الف - شکل ظاهری ترانزیستور UJT

شکل ظاهری ترانزیستور JFET مشابه ترانزیستورهای معمولی است، ولی عملکرد آن کاملاً متفاوت است. از JFET می‌توان در نقش کلید الکترونیکی، تقویت کننده و ... در مدارهای الکترونیکی دستگاه‌های مختلف استفاده کرد.

۲-۲-۱۰ - ترانزیستور تک اتصالی (...):

ترانزیستور تک اتصالی یا UJT از یک قطعه‌ی نیمه هادی معمولاً نوع N و به ندرت نوع P تشکیل می‌شود. در قسمتی از نیمه هادی نوع N یک نیمه هادی نوع P نفوذ می‌دهند. به این ترتیب، اصطلاح تک اتصالی تعریف می‌شود. شکل ۲-۳۹ شکل ظاهری و ساختمان داخلی و نماد این ترانزیستور را نشان می‌دهد. دو اتصال انتهایی ناحیه‌ی N را بیس یا پایه‌های B₁ و B₂ و اتصال نیمه هادی نوع P را امیتر می‌گویند. از UJT در مدارهای نوسان‌ساز استفاده می‌شود. مدار نوسان‌ساز مداری است که می‌تواند سیگنال AC با فرکانس‌های مختلف تولید کند.

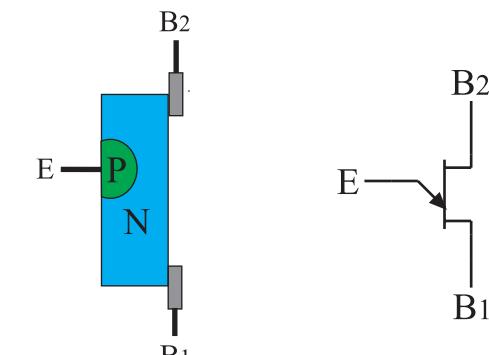


ب - ساختمان داخلی ... و نماد آن

شکل ۲-۳۹ - شکل ظاهری، ساختمان داخلی و نماد ...

جهة داشت آزمایش آغاز فرمند

تحقیق کنید:

آیا در مدارهای الکترونیکی خودرو از نوسان‌ساز استفاده می‌شود؟ در صورتی که جواب مثبت است توضیح دهید.

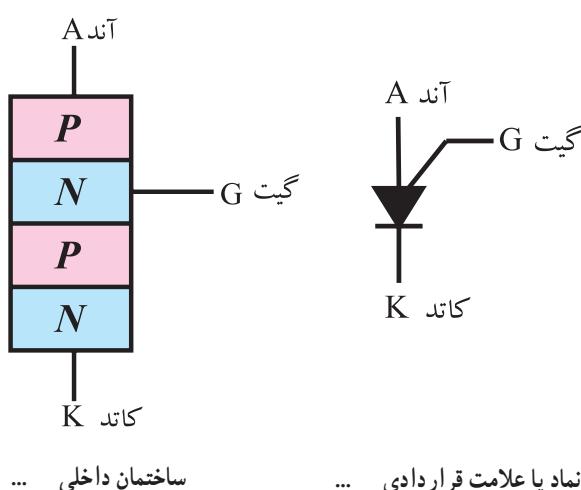

شکل ۲-۴۰ - ساختمان داخلی و نماد فنی ...


۲-۲-۱۱ - یا قابل برنامه‌ریزی: PUT

یا UJT قابل برنامه‌ریزی، از چهار قطعه‌ی نیمه هادی نوع P و N تشکیل شده است. پایه‌های یک PUT را، آند، گیت و کاتد می‌نامند و با حروف A و G و K نمایش می‌دهند.


در شکل ۲-۴۰ ساختمان داخلی و نماد فنی PUT را ملاحظه می‌کنید. شکل ظاهری PUT مشابه سایر ترانزیستورها است.




شکل ظاهری

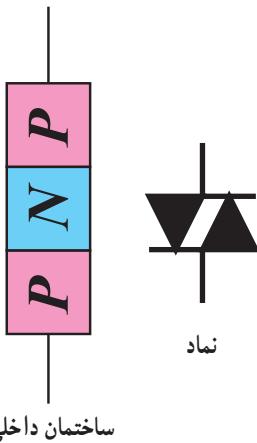


شکل ۲-۴۱—ساختمان داخلی، شکل ظاهری دایاک سه لایه

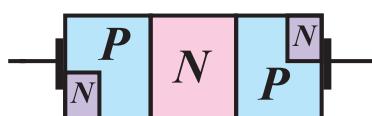

شکل ۲-۴۲—ساختمان داخلی دایاک ۵ لایه

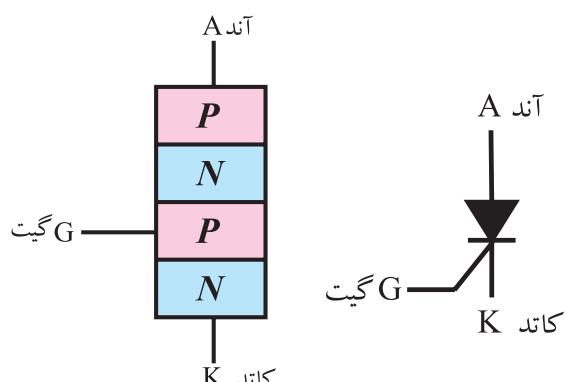

شکل ۲-۴۳—ساختمان داخلی و نماد تریستور

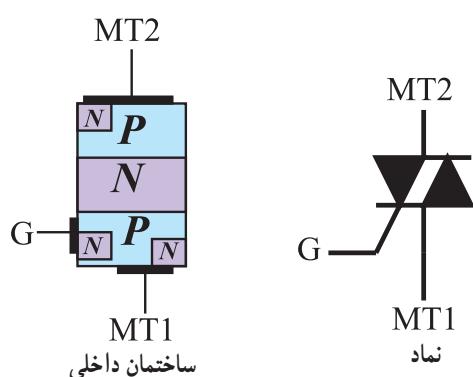

شکل ۲-۴۴—ساختمان داخلی و نماد ترایاک

۲-۲-۱۲—دایاک سه لایه و ۵ لایه:


—**دایاک سه لایه:** دایاک یک قطعه الکترونیکی نیمه هادی دو الکترودی یعنی دو پایه است. نوع سه لایه دایاک از سه لایه‌ی کریستال P, N و P تشکیل شده است. دایاک دارای دو حالت کار قطع و وصل است. در شکل ۲-۴۱ ساختمان داخلی و شکل ظاهری و نماد فنی دایاک نشان داده شده است. همان‌طور که از شکل مشخص است، ساختمان دایاک شبیه به یک ترانزیستور PNP است با این تفاوت که الکترود بیس ندارد.

—**دایاک ۵ لایه:** دایاک ۵ لایه از ۵ لایه‌ی نیمه هادی نوع P و N تشکیل شده است. شکل ۲-۴۲، ساختمان داخلی دایاک ۵ لایه مانند دایاک ۳ لایه است. دایاک سه لایه و ۵ لایه علاوه بر استفاده در مدارهای مختلف در نقش نوسان‌ساز نیز به کار می‌رود.

دایاک، Triac، تریستور
را اصطلاحاً کلید یا سوئیچ الکترونیکی قابل
کنترل می‌نامند.

۲-۲-۱۳—تریستور یا اس سی آر (...): تریستور یا اس سی آر از ۴ قطعه‌ی نیمه هادی نوع P و N تشکیل می‌شود. پایه‌های SCR را آند (A) گیت (G) و کاتد (K) می‌نامند. تریستور یا SCR در واقع یک دیود یک‌سوکننده‌ی قابل کنترل قدرتی است در شکل ۲-۴۳، ساختمان داخلی و نماد تریستور را مشاهده می‌کنید.

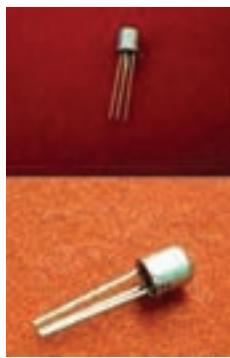۲-۲-۱۴—ترایاک (...): ترایاک عنصری است مانند اس سی آر (SCR) با این تفاوت که می‌تواند هم در نیم‌سیکل مثبت و هم در نیم‌سیکل منفی ولتاژ را برش دهد و روی هر دو نیم‌سیکل مثبت و منفی کنترل داشته باشد. از مجموعه‌ی دایاک، تریستور، ترایاک و تعداد دیگری از قطعات الکترونیکی جهت کنترل دور موتور، نور چراغها و ... استفاده می‌کنند.




... و ...



اس سی آر (...) و تراپاک

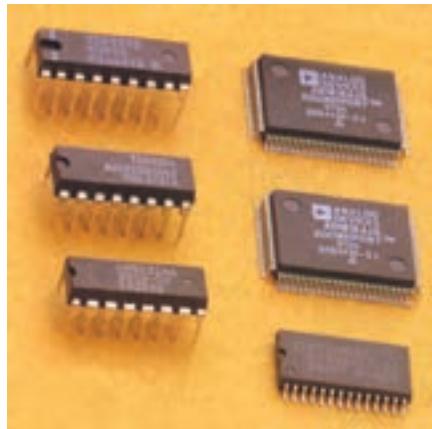شکل ۲-۴۵- شکل ظاهری چند نمونه قطعه‌ی الکترونیک صنعتی



مزایای مدار مجتمع یا ..

- حجم کم
- لحیم کاری کم
- قیمت ارزان
- تلفات توان کم

شکل ۲-۴۶- نمونه‌هایی از مدار مجتمع

۲-۱۵- قطعات الکترونیک صنعتی: مجموعه‌ی

قطعات UJT، PUT، SCR، دایاک، تراپاک را به دلیل این که در مدارهای جریان بالای صنعتی به کار می‌روند قطعات الکترونیک صنعتی می‌گویند.

از این قطعات در مدارهای الکترونیکی خودرو نیز استفاده می‌شود. استفاده از قطعات الکترونیک صنعتی در مدارهای با جریان بالا، سبب شده است تا حجم مدارهای الکترونیکی نسبت به مدارهای کنتاکتوری (رله‌ای) کاهش یابد و از تلفات انرژی نیز در حد بسیار گسترده‌ای جلوگیری شود. در شکل ۲-۴۵ تصویر ظاهری تعدادی از این قطعات را ملاحظه می‌کنید.

تحقیق کنید :

آیا قطعات الکترونیک صنعتی همان حسگرها یا سنسورها هستند. پاسخ خود را تشریح کنید.

.....
.....
.....
.....

۲-۱۶- مدارهای مجتمع یا آی‌سی (..) : امروزه

قطعات الکترونیکی مانند دیود، ترازیستور، مقاومت و ... را در ابعاد بسیار کوچک‌تری می‌سازند و مجموعه‌ای از قطعات را در داخل یک بسته‌بندی به صورت مدار مجتمع قرار می‌دهند. گاهی ابعاد این قطعات از نوک سوزن نیز بسیار کوچک‌تر است. جالب این جاست که کلیه اعمال لحیم کاری و اتصال پایه‌ها نیز روی همان مدار مجتمع صورت می‌گیرد. با استفاده از این روش حجم مدار بسیار کوچک می‌شود و تلفات آن نیز نسبت به قطعات جدا از هم کاهش می‌یابد. بسته‌بندی مدارهای مجتمع به صورت بسته‌ی فلزی یا پلاستیکی در حجم‌های استوانه‌ای، مکعب مستطیل و مکعب ساخته می‌شود.

زمان	۲ ساعت
------	--------

جدول ۲-۴

ردیف	نام قطعه	شماره‌ی فنی قطعه
۱		
۲		
۳		
۴		
۵		
۶		
۷		
۸		
۹		
۱۰		



اسیلوسکوپ



فانکشن ژنراتور



مولتی متر عقربه‌ای



مولتی متر دیجیتال



دورسنج عقربه‌ای



دورسنج (تاکومتر)

دیجیتال

شکل ۲-۴۷- تصویر ظاهری چند نمونه دستگاه اندازه‌گیری الکترونیکی

۲-۲-۱۷- کار عملی : حداقل تعداد ۱۰ قطعه

الکترونیکی شامل انواع دیود، انواع ترازیستور، انواع آی سی (IC) را در اختیار بگیرید، سپس، آن‌ها را از روی شکل ظاهر شناسایی کنید. نام قطعه و مشخصات فنی نوشته شده‌ی روی آن را در جدول شماره‌ی ۲-۴ یادداشت کنید.

توجه : شماره‌ی فنی عبارت از شماره‌ای است که توسط کارخانه روی قطعه نوشته می‌شود. از هر نمونه قطعه حداقل دو عدد انتخاب شود.

در شکل ۲-۴۶ تصویر ظاهری تعدادی آی سی (IC) را مشاهده می‌کنید. امروزه در مدارهای الکترونیکی خودرو نیز در حد بسیار گسترده‌ای از آی سی استفاده می‌شود. هم‌چنین بسیاری از آی سی‌ها قابل برنامه‌ریزی (Programable) هستند.

۳-۲- آشنایی با لوازم اندازه‌گیری و آزمایش مدارهای الکترونیکی

۲-۳-۱- معرفی انواع دستگاه‌های اندازه‌گیری الکترونیکی : دستگاه‌های اندازه‌گیری الکترونیکی بسیار گسترده و متنوع‌اند. در واحدهای کار قبلی با اصول کار و نحوه‌ی استفاده از ولت‌متر، آمپر‌متر، اهم‌متر و مولتی متر عقربه‌ای آشنا شدید. یادآور می‌شود، امروزه به دلیل ارزانی قیمت و دقت بالایی که مولتی مترهای دیجیتالی دارند، اغلب از مولتی متر دیجیتالی استفاده می‌شود.

در این قسمت به بررسی دستگاه‌های اندازه‌گیری مولتی متر دیجیتالی، اسیلوسکوپ و سیگنال ژنراتور آراف (RF) و دورسنج الکترونیکی می‌پردازیم. در شکل ۲-۴۷، تصویر ظاهری این دستگاه‌ها را مشاهده می‌کنید.



مولتی متر آنالوگ



مولتی متر دیجیتال

شکل ۲-۴۸— مولتی متر آنالوگ و دیجیتال

۲-۳-۲— مولتی متر (.....)

دستگاهی است که برای اندازه‌گیری چند کمیت به کار می‌رود. اولین مولتی مترهای ساخته شده می‌توانستند کمیت‌های ولتاژ و جریان مستقیم و متناوب و مقاومت را اندازه‌بگیرند. بعدها حوزه‌ی کار مولتی مترها، از نظر تعداد کمیت مورد اندازه‌گیری، گسترش پیدا کرد. به طوری که امروزه مولتی مترهایی ساخته شده‌اند که می‌توانند ظرفیت خازن، ضریب خود القای سیم‌پیچ، فرکانس، شدت صوت (دسی بل) و ضریب تقویت جریان ترانزیستور را اندازه‌بگیرند و دیود و ترانزیستور را تست کنند. مولتی مترها در دو نوع آنالوگ و دیجیتال ساخته می‌شوند. امروزه مولتی مترهای دیجیتال کاربرد گسترده‌تری دارند و برخی از آن‌ها را می‌توان به کامپیوتر متصل کرد و اطلاعات موردنظر را ذخیره نمود.


در شکل ۲-۴۸، تصویر دو نمونه‌ی پر کاربرد مولتی متر عقربه‌ای و دیجیتالی را مشاهده می‌کنید.

۲-۳-۳— اسیلوسکوپ یا نوسان‌نما (.....)

اسیلوسکوپ دستگاهی است که می‌تواند شکل موج یک سیگنال الکتریکی را به ما نشان دهد. اسیلوسکوپ، سیگنال الکتریکی را در حوزه‌ی زمان به ما نشان می‌دهد. از اسیلوسکوپ در دستگاه‌های پزشکی برای نشان دادن نوسان‌های مربوط به ضربان قلب، در خودرو و برای مشاهده‌ی عملکرد دقیق سیستم سوخت‌رسانی و جرقه‌زنی و در بسیاری از موارد دیگر به کار می‌رود. هر اسیلوسکوپ دارای یک لامپ تصویر است که سیگنال موردنظر روی آن به نمایش درمی‌آید.

در داخل اسیلوسکوپ مدارهایی وجود دارد که سیگنال‌های مورد آزمون را پردازش می‌کند و آن را به لامپ تصویر می‌رساند. هم‌چنین، در داخل آن مدارهایی برای همزمانی و جلوگیری از به هم ریختگی سیگنال در نظر گرفته می‌شود. روی صفحه‌ی جلوی اسیلوسکوپ (پنل panel) سلکتورهایی وجود دارد که توسط آن‌ها می‌توان سیگنال الکتریکی موردنظر را در حد دلخواه تنظیم نمود.

اسیلوسکوپ در دو نوع آنالوگ و دیجیتال ساخته می‌شود. در شکل ۲-۴۹، دو نمونه اسیلوسکوپ را ملاحظه می‌کنید.

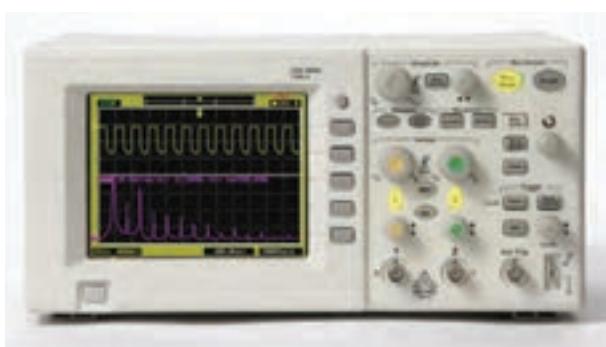

شکل ۲-۴۹— شکل ظاهری دو نمونه اسیلوسکوپ

همان طور که مشاهده می شود، ابعاد صفحه‌ی لامپ تصویر اسیلوسکوپ‌ها با هم متفاوت‌اند.



شکل ۲-۵۰- دو نمونه سیگنال ژنراتور AF

۲-۳-۴- سیگنال ژنراتور (signal generator) :

سیگنال ژنراتور دستگاهی است که سیگنال‌های مختلف الکتریکی را با فرکانس، شکل موج و دامنه‌ی متفاوت تولید می‌کند. از آن جا که دامنه و فرکانس تولید شده توسط این دستگاه قابل تنظیم است، کاربر می‌تواند متناسب با نیاز خود سیگنال الکتریکی را تنظیم کند و آن را مورد استفاده قرار دهد. از سیگنال ژنراتور برای تعمیر و تنظیم دستگاه‌های الکترونیکی استفاده می‌کنند.

سیگنال ژنراتورها در دو نوع آ. اف (AF)^۱ و آر. اف (RF)^۲ ساخته می‌شوند. سیگنال ژنراتور AF برای مدارهای معمولی و با فرکانس کم و سیگنال ژنراتور RF برای مدارهای رادیویی به کار می‌رود.

در شکل ۲-۵۰ دو نمونه سیگنال ژنراتور AF را ملاحظه می‌کنید. معمولاً سیگنال ژنراتور AF موج‌های مربعی و سینوسی تولید می‌کند. دستگاه دیگری به نام فانکشن ژنراتور (Function Generator) وجود دارد که می‌تواند شکل موج‌های مثلثی و ... را تولید نماید.


۲-۳-۵- دورسنج الکترونیکی (Tachometer) :

برای اندازه‌گیری تعداد دور موتورهای الکتریکی و مکانیکی از دورسنج استفاده می‌شود. دورسنج‌ها در دو نوع الکتریکی و مکانیکی ساخته می‌شوند. دورسنج مکانیکی به گونه‌ای طراحی شده است که روی سطح مقطع محوری که می‌چرخد قرار می‌گیرد و شروع به چرخش می‌کند و تعداد دور را شناس می‌دهد. دورسنج الکتریکی در واقع مجموعه‌ی فرستنده و گیرنده‌هایی هستند که یکی روی محور در حال چرخش نصب می‌شود و دیگری در یک محل به صورت ثابت قرار می‌گیرد. اطلاعات مربوط به چرخش موتور از طریق نور مرئی، نور مادون قرمز، امواج الکترومغناطیسی، لیزر و ... تبادل می‌شود و میزان چرخش محور را روی نمایشگر ظاهر می‌سازد. در شکل ۲-۵۱، چند نمونه دورسنج را ملاحظه می‌کنید.



دورسنج دیجیتالی با محرک نوری

دورسنج دیجیتالی با
محرک مکانیکی

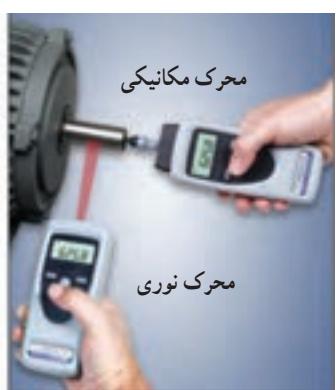


شکل ۲-۵۱- چند نمونه
دورسنج اتاکومتر



شکل ۲-۵۲- دستگاه پی اچ (...) متر

۶-۳-۲- غلظت سنج: از غلظت سنج برای اندازه‌گیری میزان غلظت اسید باتری و روغن و مواد دیگر استفاده می‌کنند. این دستگاه‌ها به دو صورت ساده و الکترونیکی ساخته می‌شوند. غلظت سنجی را که برای باتری به کار می‌رود پی اچ (PH) متر می‌گویند. در شکل ۲-۵۲، دو نمونه غلظت سنج را مشاهده می‌کنید.

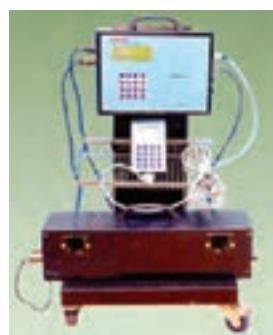

شکل ۲-۵۳

۶-۳-۲- دستگاه آنالیز گازهای خروجی اگزوژ: خودرو: با این دستگاه می‌توانید ترکیبات گازها و مواد متعلق خروجی اگزوژ اتومبیل را به دست بیاورید. در این دستگاه از دستگاه‌هایی مشابه مولتی متر استفاده شده است. مناسب با نوع دستگاه، مولتی مترهای مورد استفاده می‌توانند دیجیتالی یا عقربه‌ای باشند.

۶-۳-۲- کار عملی: با مراجعه به یک محیط کارگاهی،

انواع دستگاه‌های اندازه‌گیری موجود در کارگاه را شناسایی کنید و سپس، نام دستگاه، مدل، شماره‌ی سریال و موارد کاربرد آن‌ها را در جدول شماره‌ی ۲-۵ بنویسید. حداقل چهار نمونه دستگاه را شناسایی کنید.

۲ ساعت

زمان

جدول ۲-۵- انواع دستگاه‌های موجود در کارگاه

ردیف	نام دستگاه	جدول و شماره‌ی سریال	کاربرد
۱			
۲			
۳			
۴			
۵			

دستگاه دیاک Diac چیست؟ و چه کاربردی

دارد؟ توضیح دهید.

.....

.....


.....

.....


.....

.....

.....

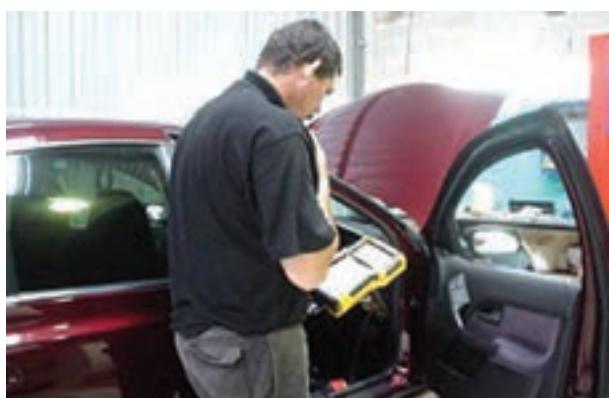

شکل ۲-۵۴-رعایت نظم و ترتیب در کارگاه

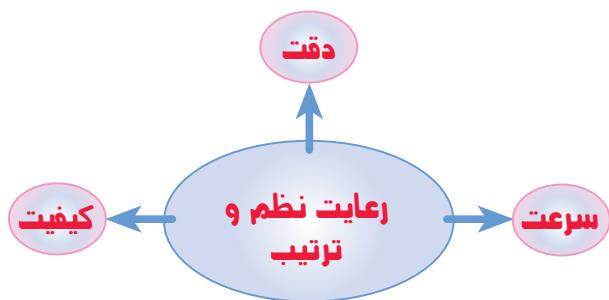

۴-۲-رعایت نکات ایمنی

لازم است برای اجرای کار عملی در کارگاه‌های فنی، حوزه‌های صنعتی، به خصوص هنگام کار با لوازم الکتریکی و الکترونیکی خودرو و ابزار اندازه‌گیری، دستورهای حفاظتی و ایمنی مورد توجه قرار گیرد و دقیقاً اجرا شود.

در این قسمت نکات مهم و عمومی دستورهای حفاظتی و ایمنی را یادآور می‌شویم و نکات حفاظتی ایمنی تخصصی را در دستور کارهای عملی و آزمایشگاهی، بنا به ضرورت، خواهیم آورد.

۴-۲-۱: نظم و ترتیب را در کارگاه رعایت کنید

(شکل ۲-۵۴). یکی از رموز موفقیت در زندگی رعایت نظم و ترتیب است. افراد موفق افرادی هستند که رعایت نظم و ترتیب و برقراری انضباط را سرلوحه‌ی کار خود قرار داده‌اند.


رعایت نظم و ترتیب، مهارت‌های دقت نظر، سرعت کار و کیفیت اجرای کار را در فرد افزایش می‌دهد.



۴-۲-۲: شعار اول ایمنی، بعد کار را همواره به خاطر داشته باشید و در محیط کارگاه یک پوستر مناسب با این شعار تهییه و نصب کنید.



شکل ۲-۵۵ - همواره با احتیاط کار کنید.

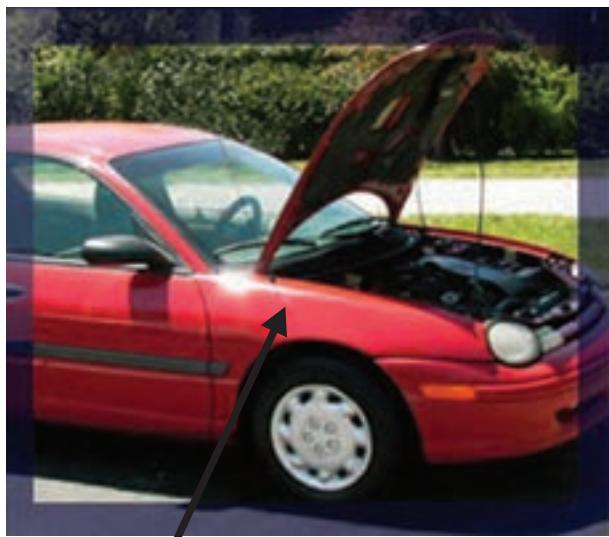

روی گلگیرها را با پوشش مخصوص
تا پایان کار پوشانید.

شکل ۲-۵۶ - هنگام کار روی موتور خودرو مراقب رنگ گلگیرها باشید.



شکل ۲-۵۷ - مراقب داشبورد و صندلی‌ها باشید و پس از اتمام کار
آن‌ها را کاملاً تمیز کنید.

۲-۴-۳ : فرآیند و مراحل اجرای هر کاری را با دقت و حوصله اجرا کنید. هنگام اجرای کار، هرگز عجله نکنید. زیرا عجله در کار عواقب بسیار ناخوش‌آیندی در پی دارد، که ممکن است غیر قابل جبران باشد (شکل ۲-۵۵).

۲-۴-۴ : هنگام کار روی سامانه‌های برقی و الکترونیکی موتور خودرو، مراقب باشید به رنگ بدنهٔ خودرو، به خصوص گلگیرها، آسیب وارد نشود. هنگام تعمیر و سرویس، روی گلگیرها را با پوشش مخصوص پوشانید (شکل ۲-۵۶).

رعایت این مسئله نشان می‌دهد که شما تا
چه اندازه نسبت به کار خود متوجه و مسئولیت‌پذیر
هستید.

۲-۴-۵ : هنگام کار روی قسمت‌های برقی و الکترونیکی داخل اتاق خودرو، مراقب قسمت‌های چرمی و پلاستیکی داشبورد، صندلی‌ها و کنسول‌های وسط خودرو باشید تا کثیف نشوند و آسیب نبینند.

همواره سعی کنید کار فنی خود را به‌طور کامل انجام دهید و پس از اتمام کار قسمت‌هایی را که تعمیر یا باز کرده‌اید کاملاً تمیز کنید (شکل ۲-۵۷).

رعایت این مسئله موجب جلب رضایت
مشتری و جذب مشتری بیش‌تر و در نهایت باعث
محبوبیت شما خواهد شد.



شکل ۲-۵۸— استفاده از دستکش و ابزار صحیح از ضروریات اجتناب ناپذیر برای اجرای کار صحیح است

۲-۴-۶: هنگام کار روی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی، در صورت امکان از دستکش استفاده کنید. از آن جا که مدارهای الکترونیکی به بارهای استاتیک (بارهای الکتریکی ذخیره شده در بدن انسان) حساس‌اند. قبل از شروع کار روی مدار، حتماً بارالکتریکی بدن خود را تخلیه کنید. برای این کار کافی است دست خود را به یک شیئ فلزی نصب شده مانند دستگیره در، لوله‌ی آب و ... تماس دهید. در صورتی که بخواهید بدن شما همواره از بار الکترواستاتیک تخلیه شود از دستبندهای مخصوص تخلیه‌ی الکترواستاتیک استفاده کنید. همچنین، برای این که کار شما نتیجه‌ی مطلوب داشته باشد، از ابزار صحیح استفاده کنید. مثلاً برای تنظیم دهانه‌ی شمع حتماً از فیلرهای مخصوص تنظیم استفاده نمایید (شکل ۲-۵۸).



۲-۴-۷: برای آزمایش اولیه‌ی سامانه‌ی برقی خودرو، که معمولاً از فیوزها شروع می‌شود، از پروب مخصوص آزمایش مدار (Test - probe) یا مولتی‌متر استفاده کنید. توجه داشته باشید که عیب‌یابی بی‌هدف روی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی خودرو موجب آسیب‌رسانی جدی‌تر می‌شود و خسارت بیش‌تری به بار می‌آورد. پروب مخصوص آزمایش در دو نوع لامپی و دیجیتالی ساخته می‌شود. پروب آزمایش لامپی مشابه چراغ قوه‌ای است، که با ولتاژ ۱۲ ولت کار می‌کند. با اتصال سیم‌های پروب آزمایش مخصوص به قسمت‌های مختلف مدار، می‌توانید از وجود اتصال کوتاه یا قطع بودن مدار اطلاع حاصل کنید. پروب آزمایش را در اصطلاح بازار، تستر (Tester) می‌گویند.



برای آزمایش مدارهای الکترونیکی استفاده از پروب آزمایش لامپی توصیه نمی‌شود. برای بررسی مدارهای الکترونیکی حتماً از مولتی‌متر یا پروب آزمایش دیجیتالی استفاده کنید (شکل ۲-۵۹).

شکل ۲-۵۹— هنگام بررسی مدار، مناسب با نیاز از پروب آزمایش یا مولتی‌متر استفاده کنید.



شكل ۲-۶۰- هنگام کار در داخل اتاق خودرو مراقب دسته‌ی راهنمای چراغ و دسته‌ی مشابه باشید تا آسیب نمایند.



شكل ۲-۶۱- هنگام بازکردن قسمت‌های پلاستیکی و تزییناتی مراقب باشید به آنها آسیبی وارد نشود.



شكل ۲-۶۲- استفاده از ابزار ایمنی و حفاظتی سلامتی شما را تضمین می‌کند.

۲-۴-۸: هنگام بازکردن قطعات برقی و الکترونیکی

دستگاه در داخل اتاق مراقب دسته‌ی راهنمای چراغ و سایر قسمت‌ها باشید. زیرا در اثر بی‌احتیاطی ممکن است دست یا ابزار شما با این وسائل برخورد نماید و موجب شکستن آنها شود (شکل ۲-۶۰).

۲-۴-۹: هنگام بازکردن و بیرون آوردن قسمت‌های پلاستیکی و تزییناتی بدنه و داخل اتاق مراقب باشید تا به آنها آسیبی وارد نشود.

استفاده از ابزار تیز فلزی موجب خراشیدن این قطعات می‌شود و شکل ظاهری آنها را بهم می‌زند. توجه داشته باشید که کوچک‌ترین خراشیدگی روی داشبورد یا تزیینات روی آن باعث بد منظره شدن داخل اتاق می‌شود و مشتری آن را نمی‌پسندد. در این صورت، مشتری حتماً به شما اعتراض می‌کند و ادعای خسارت خواهد کرد (شکل ۲-۶۱).

تحقیق کنید:

انواع ابزارهایی که برای برداشتن حفاظ‌ها در پوشش‌های پلاستیکی به کار می‌رود را شناسایی کنید و نام آنها را فهرست کنید.

.....
.....
.....
.....

۲-۴-۱۰: استفاده از لوازم حفاظتی تضمین کننده

سلامتی شما است. سعی کنید، متناسب با نیاز، از تجهیزات ایمنی حفاظتی استفاده کنید. استفاده از دستکش، ماسک، عینک و گوشی، چهار حس از حواس پنج گانه‌ی شما را (لامسه، بویایی، بینایی و شنوایی) از خطرات احتمالی دور می‌سازد و سلامتی آنها را حفظ می‌کند. در شکل ۲-۶۲، نمونه‌هایی از این وسائل را ملاحظه می‌کنید.



شکل ۲-۶۳—در محیط کارگاه از دحام نکنید و از شوخی بپرهیزید.



شکل ۲-۶۴—از بازی کردن با دکمه ها و سلکتورهای دستگاه های الکترونیکی خودداری کنید.

۲-۴-۱۱: در هنگام کار هرگز با هم شوخی نکنید و از ایجاد شلوغی و ازدحام در محیط کار پرهیز نمایید. یک محیط کار آرام می تواند زمینه ساز اجرای کار با کیفیت بالا باشد (شکل ۲-۶۳).

با ایجاد نظم در کارگاه، همچنان ایجاد فضای آرام برای کار عملی و جلوگیری از اختلال در کار، می توان وظایف محوله را با کیفیت بالا و مطلوب انجام داد.

۲-۴-۱۲: هنگام کار با دستگاه های الکترونیکی، مانند مولتی متر، اسیلوسکوپ دستگاه تنظیم سوخت خودرو و ... با دکمه های آن بازی نکنید. بازی کردن بی مورد با سلکتورها و دکمه های این گونه دستگاه ها، علاوه بر این که از عمر دستگاه می کاهد، حساسیت و دقت آن را نیز کم می کند (شکل ۲-۶۴).

اجرای این مهارت، میزان حفاظت از وسایل را افزایش می دهد و هزینه ها را کم می کند.

۲-۴-۱۳—کار عملی: با مراجعه به محیط کارگاه و تفکر بیشتر، حداقل چهار مورد دیگر از نکات ایمنی عمومی را بیابید و در جدول شماره ۲-۶ بنویسید مواظب باشید نکاتی را که یادآوری می شوید تکرار موارد یاد شده در این قسمت کتاب نباشند.

زمان	۲ ساعت
جدول ۶	
ردیف	نکته ایمنی
۱	
۲	
۳	
۴	
۵	

صاحبہ کنید:

با مراجعه به یک کارگاه تعمیر خودروی مجاز و یک کارگاه تعمیر خودروی معمولی نوع حوادث و سوانح را که در طی دو سال اخیر رخداده است را از مسئول کارگاه برسید و آن را تنظیم کنید و به کلاس ارائه دهید.



شکل ۲-۶۵—صفحه‌ی اول دفترچه‌ی دستور کار دستگاه مولتی متر

۵-۲- استفاده از دفترچه‌ی راهنمای دستگاه

لازم است دفترچه‌ی راهنمای دستگاه‌های اندازه‌گیری مورد استفاده در خودرو، مانند مولتی متر، اسیلوسکوپ، دورسنج و ... که معمولاً به زبان انگلیسی یا سایر زبان‌ها است؛ در اختیار کاربران قرار گیرد. از آنجا که زبان انگلیسی یک زبان بین‌المللی و پرکاربرد است، ضرورت دارد طرز خواندن و معنی کردن این گونه دفترچه‌های راهنمای کاربرد را فرا بگیرید.

۱-۲-۵: مولتی متر دیجیتالی

● نام دستگاه و استانداردهای مربوطه:

۲-۶۵، صفحه‌ی اول مربوط به یک نمونه مولتی متر دیجیتال را ملاحظه می‌کنید. در این صفحه نام دستگاه، شماره‌ی سریال و نوع دفترچه و استانداردهای حاکم بر دستگاه آمده است.

● نکات و نمادهای ایمنی:

در شکل ۲-۶۶ مواردی را که در صفحه‌ی اول دفترچه دستور کار آمده است مشاهده کنید.

● مشخصات فنی:

مواردی که در شکل ۲-۶۶ آمده است برای کلیه دستگاه‌های اندازه‌گیری صدق می‌کند. بنابراین در صورت فراغت این موارد به زبان اصلی می‌توانید آن‌ها را برای هر نوع دستگاه اندازه‌گیری دیگری به کار ببرید.


- To avoid damages to the instrument, do not exceed the maximum limits of the input values shown in the technical specification tables.
- Do not use the meter or test leads if they look damaged, use extreme caution when working around bare conductors.
- Accidental contact the conductor could result in electric shock.
- Use the instrument only as specified in this manual, otherwise, the protection provided by the instrument may be impaired.
- Caution when working with voltages above 60Vdc or 30Vac RMS, because such voltages will pose a shock hazard.
- Before taking resistance measurements or testing continuity, disconnect circuit from power supply and all loads from circuit.
- Remember to replace the fuses inside the instrument with same rating fuses.



شکل ۲-۶۶—نکات و نمادهای ایمنی برای دستگاه اندازه‌گیری دیجیتال

توجه: یادگیری لغات فنی در ابتدا کمی مشکل به نظر می آید ولی بعد از مدتی تمرین به آسانی می توانند آن ها را فرا بگیرید و استفاده کنید.

● مشخصات فنی: در صفحات بعدی مشخصات فنی دستگاه و حوزه‌ی کار آن خواهد آمد. در شکل ۲-۶۷ مشخصات فنی دستگاه مورد بحث را ملاحظه می کنید. با فراگیری این اصطلاحات به آسانی می توانند مشخصات فنی کلیه‌ی مولتی‌مترهای دیجیتالی را یاد بگیرید.

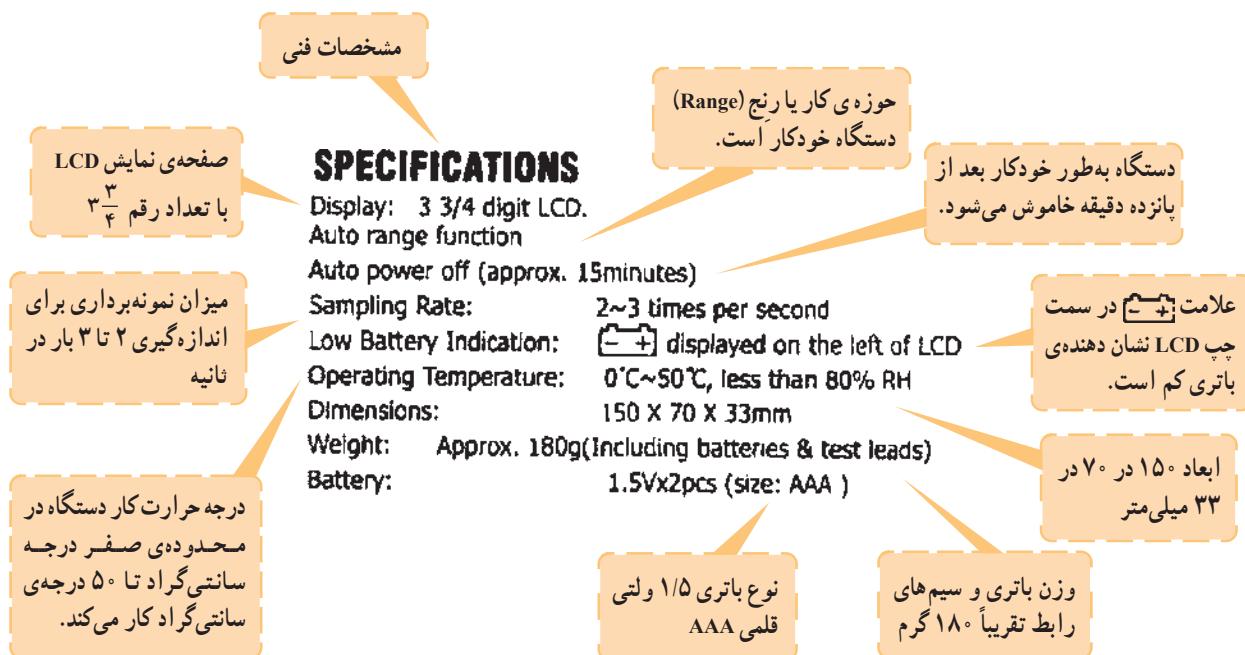

شکل ۲-۶۷- مشخصات فنی دستگاه مولتی‌متر دیجیتالی

تمرین:

یک نمونه دفترچه‌ی راهنمای یکی از دستگاه‌های اندازه‌گیری را که در خودرو استفاده می‌شود بیاپید و صفحه‌ی اول آن را ترجمه کنید و تحويل معلم خود دهید.

..... کاربرد نام دستگاه

ترجمه‌ی صفحه‌ی اول :

.....
.....
.....
.....
.....

توجه:

عدم توجه به حوزه کار و مقادیر مجاز تعیین شده برای دستگاه، آسیب جدی به دستگاه وارد می‌کند.

DC VOLTAGE: ---Auto ranging

Range	Accuracy
400mV	$\pm(0.5\%rdg+1digit)$ RE330E Only
4V	
40V	$\pm(0.8\%rdg+1digit)$
400V	
600V	

Measurement up to 600V.

Input impedance: >10M ohm.

Protection: 400mV range---220Vac/dc, others---600Vac/dc.

AC VOLTAGE: ---Auto ranging

Range	Accuracy
4V	
40V	$\pm(1.0\%rdg+2digits)$
400V	
600V	

Measurement up to 600V.

Input impedance: >10M ohm.

Protection: 400mV range---220Vac/dc, others---600Vac/dc.

Frequency range: 40~500Hz

Response: average calibrated in rms of sine wave.

امپانس ورودی اهمتر عبارت از اثرگذاری دستگاه روی مدار است

شکل ۲-۶۸—حوزه کار ولتاژ DC و AC

- حوزه‌ی کار و حدود اندازه‌گیری: حوزه‌ی کار و حدود اندازه‌گیری و دقت دستگاه را معمولاً در دفترچه راهنمای کاربرد ارائه می‌کنند. در ادامه به بررسی یک نمونه مولتی‌متر دیجیتالی می‌پردازیم.

—حوزه کار ولتاژ DC و AC

حوزه کار خودکار	ولتاژ DC
حوزه کار	حوزه کار
دقت	دقت
$\pm(0.5\%rdg+1digit)$ درصد مقدار خوانده شده + ۱ رقم)	۴۰.۰MV
$\pm(0.8\%rdg+1digit)$ درصد مقدار خوانده شده + ۱ رقم)	۴V
	۴۰.۰V
	۶۰.۰V

- حداقل مقدار اندازه‌گیری ۶۰.۰V

- مقاومت دستگاه ۱۰ مگا اهم

- حفاظت در حوزه کار ۴۰.۰ میلی ولت، ۲۲۰ ولت

DC و AC و در سایر حوزه‌های ۶۰.۰ ولت AC و DC

حوزه کار خودکار	ولتاژ AC
حوزه کار	حوزه کار
دقت	دقت
$\pm(0.5\%rdg+1digit)$ درصد مقدار خوانده شده + ۲ رقم)	۴V
	۴۰V
	۴۰۰V
	۶۰۰V

مفهوم دقت

در صورتی که ولت متر AC روی ۴۰.۰ ولت

باشد و عدد ۲۵۰ را نشان دهد، دقت به صورت

زیر محاسبه می‌شود.

$$\text{دقت} = \pm \left(\frac{0.1 \times 250}{100} \right) \pm 2$$

$$\text{دقت} = \pm 2 / 250$$

يعني مقدار خوانده شده به اندازه ۲/۲۵ ولت

خطا دارد.

- ولتاژ قابل اندازه‌گیری تا ۶۰.۰ ولت

- امپانس ورودی بزرگتر از $1\text{ M}\Omega$

- حفاظت در حوزه کار ۴۰.۰ MV تا ۲۲۰ ولت AC

و در سایر حوزه‌ها ۶۰.۰ ولت AC و DC

- حوزه‌ی فرکانس ۴۰ تا ۵۰ هرتز

- مدار برای اندازه‌گیری سیگنال سینوسی کالیبره نشده

است.

در شکل ۲-۶۸ حوزه کار ولتاژهای AC و DC را مشاهده

می‌کنید.

- حوزه‌ی کار مقاومت، درجه حرارت و جریان‌های AC

و DC

RESISTANCE: ---Auto ranging	
Range	Accuracy
400Ω	
4k Ω	±(1.0%rdg+2digits)
40kΩ	
400kΩ	
4MΩ	
40MΩ	±(1.2%rdg+2digits)

Overload Protection: 250V AC/DC.

Open voltage: approx. 0.2V

TEMPERATURE: ---For model RE330FC only

Range	Accuracy
-20~0°C	±(1.5%rdg+3digits)
0~300°C	±(1.%rdg+3digits)
300~1000°C	±(1.5%rdg+5digits)

Overload Protection: 250Vac/dc.

مقاومت	
دقت	حوزه‌ی کار
(1/10) ± درصد مقدار خوانده شده + ۲ رقم	40KΩ، 4KΩ، 400Ω 40MΩ، 4MΩ، 400kΩ

● حفاظت تا ولتاژ ۲۲۰ ولت DC و AC

● ولتاژ خروجی در حالت اتصال باز ۲۰۰ ولت

درجه‌ی حرارت	
دقت	حوزه‌ی کار
(1/5) ± درصد + ۲ رقم	۲۰° تا صفر درجه‌ی سانتی‌گراد
(1/۱۰) ± درصد + سه رقم	۳۰۰° صفر تا درجه‌ی سانتی‌گراد
(1/۵) ± درصد + ۵ رقم	۳۰۰° تا ۱۰۰۰ درجه‌ی سانتی‌گراد

● حفاظت تا ۲۵۰ ولت DC و AC

DC CURRENT: ---Auto ranging

Range	Accuracy
400uA	±(1.2%rdg+2digits)
4000uA	For model RE330E only
40mA	
400mA	±(1.5%rdg+2digits)
10A	±(1.8%rdg+3digits)

Overload protection: 0.5A/250V in uA and mA range,
10A/250V in 10A range.

AC CURRENT: ---Auto ranging

Range	Accuracy
400uA	±(1.2%rdg+2digits)
4000uA	For model RE330E only
40mA	
400mA	±(1.5%rdg+2digits)
10A	±(1.8%rdg+3digits)

Overload protection: 0.5A/250V in uA and mA range,
10A/250V in 10A range.

Frequency range: 40Hz~500Hz.

شكل ۶۹- حوزه‌های کار مقاومت، درجه حرارت و جریان‌های AC و DC

حوزه‌ی کار خودکار		جریان DC
دقت	حوزه‌ی کار	
(1/۵) ± درصد + ۲ رقم	۴۰۰۰μA و ۴۰۰μA	
(1/۱۰) ± درصد + ۲ رقم	۴۰۰mA و ۴۰mA	
(1/۸) ± درصد + ۳ رقم	۴۰۰mA و ۱۰A	

حفاظت در حوزه‌ی میکرو آمپر، ۲۵۰ ولت و ۰/۵ A

حفاظت در حوزه‌ی ۱۰ آمپر، ۲۵۰ ولت و ۱۰A

حوزه‌ی کار خودکار		جریان AC
دقت	حوزه‌ی کار	
(1/۲) ± درصد + ۲ رقم	۴۰۰μA و ۴۰۰۰μA	
(1/۱۰) ± درصد + ۲ رقم	۴۰mA و ۴۰۰mA	
(1/۸) ± درصد + ۳ رقم	۱۰A	

● حفاظت برای μA و mA ، ۲۵۰ ولت و ۰/۵ آمپر

● حفاظت برای ۱۰ آمپر، ۲۵۰ ولت

– حوزه‌های کار آزمایش دیود، پیوستگی مدار، ظرفیت خازن و فرکانس

DIODE & CONTINUITY TEST:

Range	Test Volt	Description
DIODE	1.5V	Test forward voltage of diode
CONTINUITY	0.4V	<60 ohm built-in buzzer sounds

Overload protection: 250Vac/dc.

CAPACITANCE: Auto ranging

Range	Accuracy
4nF	±(5%rdg+10digits)
40nF	
400nF	±(3.5%rdg+5digits)
4uF	
40uF	
100uF	±(4%rdg+1digit)

Overload Protection: 250Vac/dc.

FREQUENCY: Auto ranging

Range	Accuracy
10Hz	
100Hz	
1kHz	±(0.1%rdg+5digits)
10kHz	
100kHz	
1MHz	
10MHz	

Overload Protection: 250Vac/dc.

شکل ۲-۷۰ آزمایش دیود و پیوستگی مدار و اندازه‌گیری C و F

آزمایش دیود و پیوستگی مدار	
تشریح	حوزه‌ی کار و لیثا آزمایش
اندازه‌گیری ولتاژ موافق دیود	۱/۵V دیود
بیزرنتر از ۶۰ اهم به صدا در می‌آید.	۰/۴V پیوستگی مدار

● حفاظت ۲۵° ولت AC و DC

ظرفیت خازن – حوزه کار خودکار	
دقت	حوزه‌ی کار
(۵ درصد + ۱° رقم)	۴nf
(۲/۵ درصد + ۵ رقم)	۴۰ μf, ۴μf, ۴۰nf
(۴ درصد + ۱ رقم)	۱۰۰ μf

● حفاظت ۲۵° ولت AC و DC


فرکانس – حوزه کار خودکار	
دقت	حوزه‌ی کار
(۱ درصد مقدار	۱kHz, ۱۰۰Hz, ۱°Hz
خوانده شده + ۵ رقم)	۱°MHz, ۱MHz, ۱°kHz

● حفاظت در مقابل ۲۵° ولت AC و DC

در شکل ۲-۷۰ حوزه‌های کار آزمایش دیود و پیوستگی مدار و اندازه‌گیری ظرفیت خازن به زبان اصلی آمده است. توجه داشته باشید که نوشته‌های انگلیسی مربوط به جداول مشابه همانند. کلمه‌ی Range به معنی حوزه کار، کلمه‌ی Accuracy به معنی دقت، کلمه‌ی rdg خلاصه‌ی reading به معنی آنچه که از روی دستگاه خوانده می‌شود و کلمه‌ی digit به معنی رقم و عدد است. هم‌چنین، کلمه‌ی AutoRanging به معنی انتخاب حوزه کار به صورت خودکار است.

توجه:

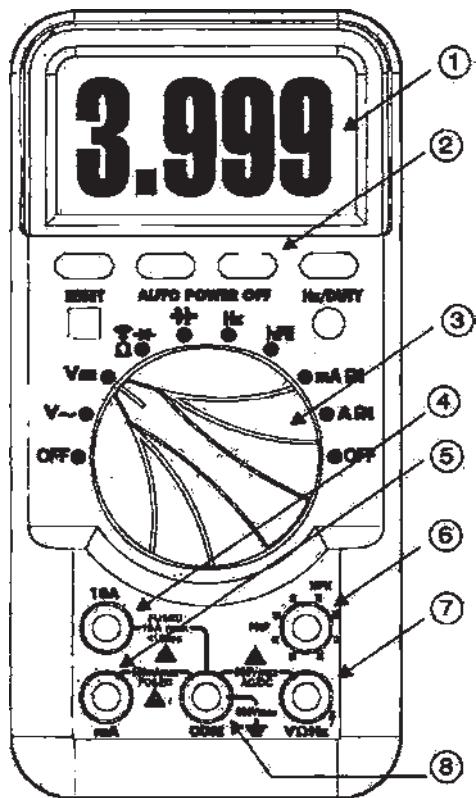در دفترچه‌ی راهنمای کاربرد هر دستگاه معمولاً تعداد مشخصی لغت و اصطلاح وجود دارد که مرتباً تکرار می‌شود. با یادگیری این لغات می‌توانید محتوای دفترچه‌ی راهنمای را به راحتی ترجمه کنید.



PANEL DESCRIPTION

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| ① LCD display window | صفحه‌ی نمایش ... |
| ② Function key | کلید انتخاب نوع عملکرد |
| ③ Function rotary switch | سلکتور انتخاب نوع عملکرد و کیت |
| ④ 10A terminal | ترمینال ورودی ده آمپری |
| ⑤ mA terminal | ترمینال های ورودی میلی آمپر، آزمایش |
| ⑥ Transistor test hole | ترانزیستور، ولتاژ و مقاومت |
| ⑦ V/Ω terminal | ترمینال ورودی مشترک |
| ⑧ COM terminal | |

شکل ۲-۷۱—کلیدها و شکل ظاهری مولتی متر دیجیتالی


● کلیدهای فشاری شماره‌ی ۲

..... : این کلید حوزه‌ی کار را انتخاب می‌کند.

اگر این کلید را یک بار فشار دهید. انتخاب حوزه‌ی کار دستی می‌شود. اگر این کلید را چند ثانیه فشرده نگه دارید، از حالت دستی (Manual) خارج می‌شود و به حالت خودکار (Auto) می‌رود. این حالت برای خازن و فرکانس قابل استفاده نیست. در صورتی که این کلید پشت سرهم فشار داده شود جای ممیزها عوض می‌شود و شما می‌توانید با تغییر محل ممیز مقدار حداقل و حداکثر کیت مورد اندازه‌گیری و دقت اندازه‌گیری را تغییر دهید.

به عبارت دیگر ما با فشار دادن این کلید حوزه‌ی کار کیت مورد اندازه‌گیری را در محدوده دلخواه خودمان تغییر می‌دهیم. شکل ۲-۷۲، این کلیدها را نشان می‌دهد.


..... : با فشار دادن این کلید مقدار مورد اندازه‌گیری روی صفحه به طور ثابت باقی می‌ماند. در این حالت

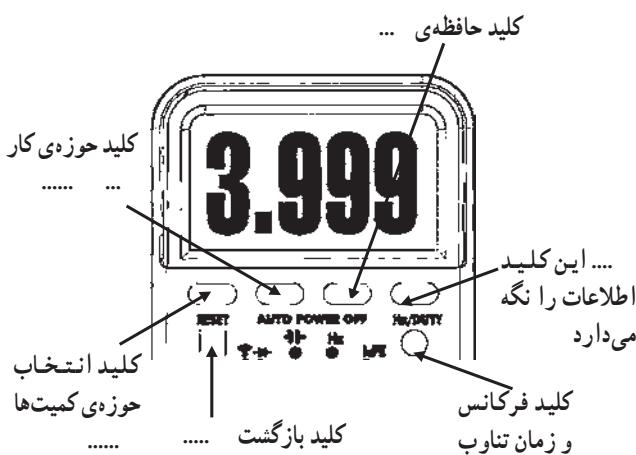


شکل ۲-۷۲—کلیدهای فشاری شماره‌ی ۲

نکته‌ی مهم

تعداد دکمه‌ها، سلکتورها، ارقام نمایشگر و محدوده‌ی کار انواع مولتی‌مترها با یک‌دیگر متفاوت است. بنابراین برای آشنایی با عملکرد دستگاه لازم است دستور کار یا راهنمای کار دستگاه را به‌طور دقیق مطالعه نمایید.

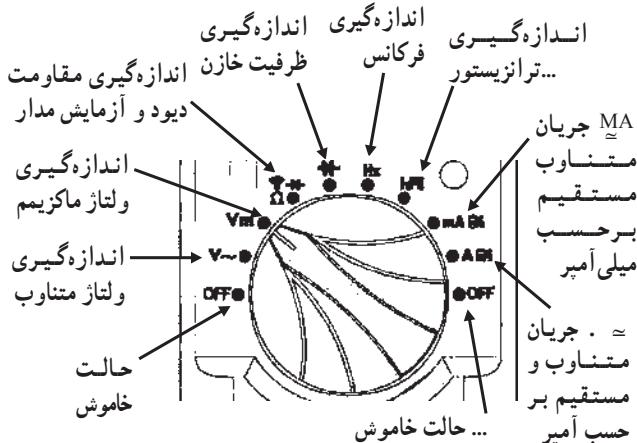

شکل ۲-۷۳—حالات مختلف سلکتور دستگاه مولتی‌متر دیجیتال

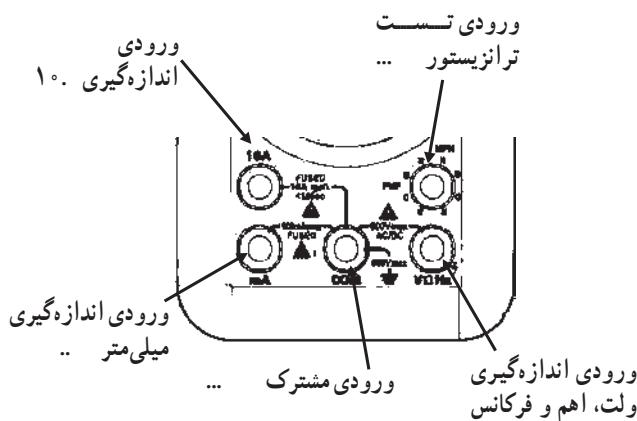

شکل ۲-۷۴—ورودی‌های مولتی‌متر دیجیتال

کلمه‌ی Hold روی صفحه ظاهر می‌شود. با فشار دادن مجدد این دکمه، حالت Hold غیر فعال می‌شود.

.... : با فشار دادن این دکمه مقدار اندازه‌گیری شده در داخل دستگاه ذخیره می‌شود و با اندازه‌گیری کمیت جدید، دستگاه تفاوت دو کمیت را نشان می‌دهد. این دکمه برای فرکانس قابل استفاده نیست.

.... : در صورتی که کلید شماره‌ی ۳ روی قسمت‌هایی قرار گیرد که چند کمیت را نشان می‌دهند (مثلاً بـ ۴)، برای انتخاب هر یک از این کمیت‌ها از این شستی استفاده می‌شود. با فشار دادن هر بار کلید، کمیت جایه‌جا می‌شود. با فشار دادن همزمان این کلید و کلید خاموش روشن، حالت «خاموش شدن خودکار» غیر فعال می‌شود.

.... : (کلید اندازه‌گیری فرکانس و زمان تناب) با فشار دادن این کلید، دستگاه، در نقش اندازه‌گیری فرکانس و با فشار دادن مجدد آن دستگاه، در نقش اندازه‌گیری زمان تناب فعال می‌شود. اگر برای بار سوم فشار داده شود. دستگاه به حالت قبلی بر می‌گردد.

.... (کلید بازگشت یا «ری سیت») : با فشار دادن این شستی دستگاه به حالت اولیه بر می‌گردد.

● سلکتور شماره‌ی ۳

این سلکتور ده حالت دارد. این حالت را در شکل ۲-۷۳ ملاحظه می‌کنید.

● ورودی‌ها: این مولتی‌متر دارای ۵ ورودی است که در شکل ۲-۷۴ نشان داده شده است.

با مراجعه به سایت‌های اینترنتی تحقیق کنید چند نمونه دستگاه مولتی‌متر دیجیتالی با تعداد ارقام ۵ رقم ساخته شده است. این مولتی‌مترها چه کاربردهایی دارند. نتایج به دست آمده را به کلاس ارائه دهید.

2. DCV/ACV MEASUREMENT

- 1, Connect the black test lead to the "COM" terminal and the red test lead to the "V/ Ω " terminal.
- 2, Set the rotary switch to "V=" or "V~" position, the symbol "AUTO", "DC", "AC", "mV" will appear on the display.
- 3, Connect the test leads across the source or load, and the measurement value appear on the display.

3. RESISTANCE MEASUREMENT

- 1, Connect the black test lead to the "COM" terminal and the red test lead to the "V/ Ω " terminal.
- 2, Set the rotary switch to " Ω " position, the symbol " Ω " will appear on the display.
- 3, Connect the test leads across the resistor under measurement and the measurement value appear on the display.

4. CURRENT MEASUREMENT

- 1, Connect the black test lead to the "COM" terminal and the red test lead to the "mA" terminal. If measured current exceed 0.4A, the red test lead to "10A" terminal.
- 2, Set the rotary switch to "mA" or "10A" position, the symbol "uA", "mA", "A" will appear on the display.
- 3, Connect the test leads in series with the load in which current is to be measured, and measured value will appear on the display.
- 4, push the SELECT key to switch AC or DC function.

5. CAPACITANCE MEASUREMENT

- 1, Connect the black test lead to the "COM" terminal and the red test lead to the "V/ Ω " terminal.
- 2, Set the rotary switch to " μF " position, the symbol " μF " will appear on the display.
- 3, Connect the test leads across the capacitor under measurement and the measurement value appear on the display.

6. DIODE/CONTINUITY MEASUREMENT

- 1, Connect the black test lead to the "COM" terminal and the red test lead to the "V/ Ω " terminal.
- 2, Set the rotary switch to " $\blacktriangleleft - \triangleright$ " position, the symbol " $\blacktriangleleft - \triangleright$ " will appear on the display.
- 3, Connect the test leads across the circuit or diode under measurement and the measurement value appear on the display.
- 4, When measurement diode, please check the polarity of diode under measured.

7. FREQ/DUTY MEASUREMENT

- 1, Connect the black test lead to the "COM" terminal and the red test lead to the "V/Hz" terminal.
- 2, Set the rotary switch to "Hz" position, the symbol "Hz" or "%" will appear on the display.
- 3, Connect the test leads across the source under measurement and the measurement value appear on the display.
- 4, Push SELECT key to switch from Hz to Duty or from Duty to Hz mode.

8. TEMPERATURE MEASUREMENT

- 1, Connect the black terminal of the temperature probe to the T- jack and the red one to T+ jack.
- 2, Set the rotary switch to $^{\circ}\text{C}$ position.
- 3, Place the probe to environment or touch the object under measured.
- 4, The measurement value will appear on the display.

9. TRANSISTOR MEASUREMENT

- 1, Set the rotary switch to hFE position.
- 2, Insert the transistor into the relevant holes according to the measured transistor type.
- 3, The measurement value will appear on the display.

شکل ۲-۷۵—روش‌های اندازه‌گیری کمیت‌ها با

مولتی‌متر دیجیتالی به زبان اصلی

• نحوه‌ی اندازه‌گیری کمیت‌ها

اندازه‌گیری ولتاژ‌های .. و ..

۱—پروب سیاه مولتی‌متر را به ورودی مشترک (Com) و

سیم قرمز را به ورودی . V / وصل کنید.

۲—کلید سلکتور شماره‌ی ۲ را در وضعیت ولتاژ متناوب

AC یا DC Auto حالت $V\sim$ یا مستقیم V قرار دهید. علامت

روی صفحه ظاهر می‌شود.

۳—سیم‌های رابط مولتی‌متر را با رعایت نکات اینمی‌به

محل ورود اندازه‌گیری وصل کنید.

نکته‌ی مهم: کار با مولتی‌متر دیجیتال بسیار

ساده است و سایر کمیت‌ها نیز به همین سادگی قابل

اندازه‌گیری هستند. در شکل ۲-۷۵، جداول اصلی

به زبان انگلیسی آمده است.

همان‌طور که مشاهده می‌شود نحوه‌ی اندازه‌گیری مقاومت،

جریان، ظرفیت خازن و فرکانس کاملاً مشابه اندازه‌گیری ولتاژ‌های AC و DC است؛ فقط ورودی‌ها و انتخاب حوزه کار فرق می‌کند. همچنین، در مورد آزمایش دیود و اندازه‌گیری مقاومت باید برق دستگاه را قطع کرد.

نکته‌ی مهم: توجه داشته باشید که آمپر متر

همیشه به صورت سری در مدار قرار می‌گیرد.

● سرویس و نگهداری دستگاه

● تعویض و جای‌گزینی باتری

● در صورتی که علامت روی

نمایشگر دستگاه ظاهر شد، باید باتری را تعویض کنید.

● سلکتور حوزه‌ی کار را در وضعیت خاموش بگذارید.

● با استفاده از نُک پیچ گوشته و با احتیاط در پوش

باتری را بردارید و دو باتری ۱/۵ ولتی قلمی (AAA) را جای‌گزین

کنید (مراقب قطب‌های باتری باشید).

● در پوش باتری را بیندید.

— جای‌گزینی فیوز

MAINTENANCE

1. BATTERY REPLACEMENT

- When the  symbol appear on the display, then batteries should be replaced.
- Set range switch to OFF position.
- Use a screwdriver to unscrew the screw of battery cover and remove the cover, then take out the batteries and replace with 2x1,5V batteries (size: AAA).
- Place the battery cover and secure by a screw.

2. FUSE REPLACEMENT

- When ensure the meter can not work at "μA" or "mA" "10A" position, please check the fuse inside the meter. To replace the fuses if the fuses are defective.
- Remove the screws of back cover by screwdriver, and remove the back cover.
- Replace the defective fuse with same rating and type fuse.

شکل ۲-۷۶—سرویس و نگهداری دستگاه



باتری ۱۲ ولت



۲ عدد باتری ۱/۲ ولت



باتری ۹ ولت

شکل ۲-۷۷—الف—سه نمونه باتری



منبع تغذیه‌ی دوبل



منبع تغذیه‌ی ساده

شکل ۲-۷۷—ب—دو نمونه منبع تغذیه‌ی ساده و دوبل

- در صورتی که دستگاه شما در محدوده‌ی میکروآمپر، میلی آمپر و A° کار نمی‌کند، باید فیوز داخلی دستگاه را عوض کنید (شکل ۲-۷۶).

- پیچ‌های پشت دستگاه مولتی‌متر را با پیچ گوشته چهارسو باز کنید.

- فیوز سوخته شده را با فیوز نو که مشخصات فنی آن کاملاً مشابه با فیوز اصلی است جای‌گیری کنید.

نکته‌ی مهم: در صورتی که بتوانید از راهنمای دستور کار دستگاه به زبان انگلیسی استفاده کنید، کار با دستگاه برایتان آسان‌تر خواهد شد. لذا توصیه می‌کنیم در فراغیری آن بیش از پیش جدی باشید. در ضمن دفترچه‌ی راهنمای کاربرد دستگاه معمولاً با آن همراه و در دسترس است.

۲-۵-۲—منبع تغذیه: منبع تغذیه دستگاهی است که ولتاژ مورد نیاز را تأمین می‌کند. باتری چراغ قوه، باتری اتومبیل، نیروگاه تولید برق، دینام اتومبیل، نمونه‌هایی از منابع تغذیه هستند. منابع تغذیه در دو نوع DC و AC طراحی و ساخته می‌شوند. باتری‌ها از انواع منابع تغذیه‌ی DC و آلترناتور (دینام اتومبیل) و برق شهر از انواع منابع تغذیه‌ی AC است. معمولاً دستگاه‌های الکترونیکی با ولتاژ DC کار می‌کنند. برای این که این دستگاه‌ها را با برق شهر نیز فعال کنند، از مبدل AC به DC کمک می‌گیرند. تقریباً تمام دستگاه‌های الکترونیکی که با برق شهر کار می‌کنند دارای این نوع مبدل هستند. این نوع مبدل‌ها را منبع تغذیه‌ی AC به DC می‌نامند. کامپیوترا و دستگاه‌های تست اتومبیل نیز به منبع تغذیه نیاز دارند. در شکل ۲-۷۷ انواع منابع تغذیه را ملاحظه می‌کنید. در شکل الف سه نمونه باتری را می‌بینید. باتری‌ها با ولتاژها و جریان‌های مختلف ساخته می‌شوند. میزان جریان دهنده باتری را بر حسب آمپر ساعت مشخص می‌کنند. یعنی اگر روی



شکل ۲-۷۷-ج - دو نمونه منبع تغذیه‌ی کامپیوتر



شکل ۲-۷۷-ه - آلترناتور یا
منبع تغذیه ... در اتومبیل
شکل ۲-۷۷-د - آداپتور یا
منبع تغذیه کوچک
چند نمونه منبع تغذیه



باتری نوشته شده باشد ۱/۵ ولت ۴۰۰ میلی‌آمپر، یعنی ولتاژ این باتری ۱/۵ ولت است و در مدت یک ساعت می‌تواند ۴۰۰ میلی‌آمپر را به مدار بدهد.

در شکل ب-۲-۷۷، دو نمونه منبع تغذیه‌ی آزمایشگاهی را مشاهده می‌کنید. ولتاژ خروجی و میزان جریان‌دهی این منابع تغذیه قابل تنظیم است. این منابع تغذیه را به صورت ساده و دوبل می‌سازند. منبع تغذیه‌ی ساده دارای یک خروجی و منبع تغذیه‌ی دوبل دارای دو خروجی است. در شکل ج-۲-۷۷، دو نمونه منبع تغذیه را، که در کامپیوتر استفاده می‌شود مشاهده می‌کنید. این نوع منابع تغذیه معمولاً دارای چندین خروجی با ولتاژ‌های متفاوت‌اند. در شکل د-۲-۷۷، یک منبع تغذیه‌ی کوچک، که آن را آداپتور می‌نامند، ملاحظه می‌کنید. از این منابع تغذیه برای دستگاه‌های کوچک استفاده می‌کنند. در شکل ه-۲-۷۷، یک نوع منبع تغذیه‌ی AC را، که در اتومبیل به کار می‌رود، مشاهده می‌کنید. این منبع تغذیه را آلترناتور می‌نامند. از این مولد برای شارژ باتری اتومبیل استفاده می‌شود.

۲-۵-۳ - کار عملی: معرفی مولتی متر دیجیتالی موجود

در کارگاه

- **تجهیزات مورد نیاز:** مولتی متر دیجیتالی و دفترچه‌ی راهنمای آن

● مراحل انجام کار

- دفترچه‌ی راهنمای مولتی متر را در اختیار بگیرید و آن را مورد مطالعه‌ی احتمالی قرار دهید.

- در صورتی که ابهامی در مطالعه‌ی دفترچه‌ی راهنمای زبان اصلی داشتید مرحله‌ی ۲-۵-۱ را، که تحت عنوان مولتی متر دیجیتالی آمده است، مطالعه کنید.

- سلکتورها، ورودی‌ها، دکمه‌های فشاری دستگاه را شناسایی کنید و نحوه‌ی استفاده از آن‌ها را، با توجه به دفترچه‌ی راهنمای و کمک مرتبی کارگاه، یاد بگیرید.

- یک نمونه‌ی دیگر از مولتی متر دیجیتالی را در شکل ۲-۷۸ ملاحظه می‌کنید.



شکل ۲-۷۸ - نمونه‌ی دیگری از مولتی متر دیجیتالی

نکته‌ی مهم: در این مرحله صرفاً با دستگاه مولتی متر آشنا می‌شوید، به طوری که بتوانید در کارهای عملی بعدی آن را مورد استفاده قرار دهید.

۴-۵-۲- کار عملی: استفاده از اهم متر دیجیتالی برای

آزمایش حالت‌های اتصال کوتاه و اتصال باز

- تجهیزات و مواد مورد نیاز:** مولتی متر دیجیتالی،

لامپ معمولی، فیوز، چند نمونه کلید.

- مراحل اجرای آزمایش**

آزمایش و تنظیم مولتی متر: طبق شکل الف - ۲-۷۹

مولتی متر را روی حالت اهم یا آزمایش اتصال کوتاه بگذاردید.

در این حالت مولتی متر مقدار مقاومت بسیار زیاد را نشان می‌دهد.

حال طبق شکل ب - ۲-۷۹، پروب‌های اهم متر (سیم‌های رابط)

را به طور مستقیم یا از طریق یک ترمیнал به هم وصل کنید. در

این حالت باید اهم متر مقدار بسیار کم یا صفر را نشان دهد. با این

آزمایش از سلامت اهم متر خود اطمینان حاصل خواهید کرد.




الف - مقدار مقاومت
ب - مقدار مقاومت
صفر است
به نهایت است



شکل ۲-۷۹ - آزمایش اطمینان از سلامت اهم متر

صفحه‌ی نمایش مولتی متر مقاومت
بسیار زیادی را نشان می‌دهد. پس
سیم رابط برق قطع است.

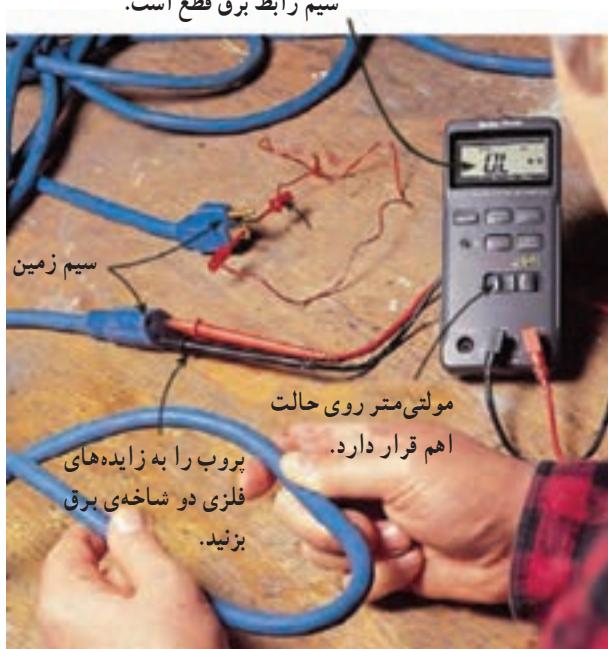

شکل ۲-۸۰ - آزمایش سیم رابط برق دستگاه.

توجه: هنگام کار با مولتی متر کلیه‌ی نکات
ایمنی مطرح شده در قسمت ۴-۲ را به طور دقیق
مطالعه و آن‌ها را در فرآیند اجرای کار رعایت کنید.


آزمایش سیم‌های رابط

- یک سیم رابط برق دستگاه الکتریکی را در اختیار بگیرید.

- طبق شکل ۲-۸۰، زایده‌های فلزی دو شاخه را با یک

قطعه سیم به هم اتصال دهید. این نحوه اتصال دادن را جامپر (jumper) کردن و سیم رابط کوتاه استفاده شده را جامپر می‌نامند.


- طبق شکل ۲-۸۰، طرف دیگر سیم رابط برق را به پروب‌های اهم متر وصل کنید. اگر طبق شکل، مقدار مقاومت نشان داده شده زیاد باشد. سیم رابط برق قطع است. در صورتی که دستگاه مولتی متر اهم کمی را نشان دهد، یا سوت بزند. سیم رابط برق سالم است. از این روش می‌توانید برای هر نوع سیم رابط از جمله سیم‌هایی که در مدار سیم‌کشی اتومبیل به کار می‌رود استفاده کنید. در این شکل، به دلیل این که دستگاه سوت نمی‌زند یا مولتی متر مقدار مقاومت بسیار زیادی را نشان می‌دهد، مطمئن می‌شویم که سیم رابط برق دستگاه قطع است.

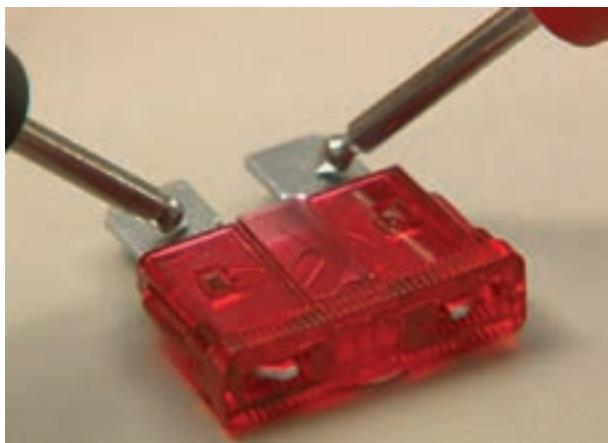

شکل ۲-۸۱- اتصال فیوز به اهم متر



الف - فیوز سالم است
ب - فیوز سوخته است اهم متر
اهم متر صفر نشان می دهد.

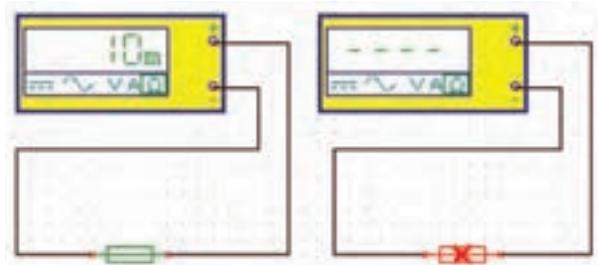

شکل ۲-۸۲- آزمایش فیوز توسط اهم متر

آیا می توان از روی ظاهر فیوز به معیوب بودن
آن بی برد؟ چگونه؟

آزمایش فیوز

طبق شکل ۲-۸۱ یک عدد فیوز در اختیار بگیرید و برو布 های اهم متر را به دو سر آن وصل کنید. اهم متر باید روی حالت اهم قرار داشته باشد.

نکته‌ی مهم: هنگام جایگزینی فیوز معیوب با فیوز سالم، دقت کنید که مقدار آمپر شده برای فیوز سالم دقیقاً با آمپر شده برای فیوز معیوب برابر باشد.

در صورتی که فیوز شما سالم باشد طبق شکل الف ۲-۸۲ مقدار اهم کم یا صفر را نشان می دهد و چنان‌چه سوخته باشد، طبق شکل ب ۲-۸۲، اهم متر مقدار اهم بسیار زیاد یا بی نهایت را نشان می دهد.


پاسخ دهید:

در صورتی که آمپر فیوز سالم کمتر یا بیشتر از فیوز معیوب باشد، چه اشکالی پیش می آید؟ شرح دهید.

.....
.....
.....
.....
.....


نکته‌ی مهم: هنگام استفاده از مولتی متر مراقب باشید که دست هایتان با قسمت های فلزی بروب و فیوز تماس نداشته باشد. در غیر این صورت ممکن است دچار اشتباہ شوید.

آزمایش کلید

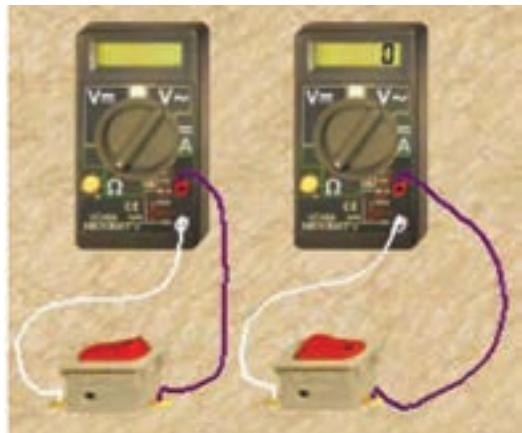

الف


ب

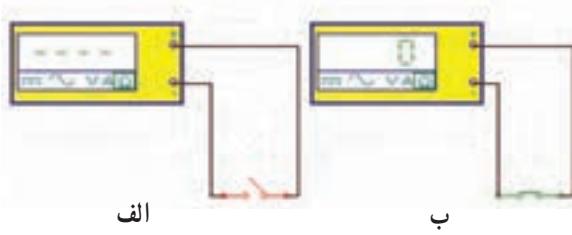


الف

ب

شکل ۲-۸۳

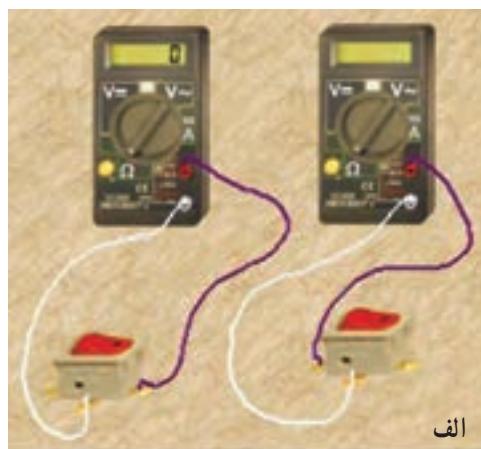

الف

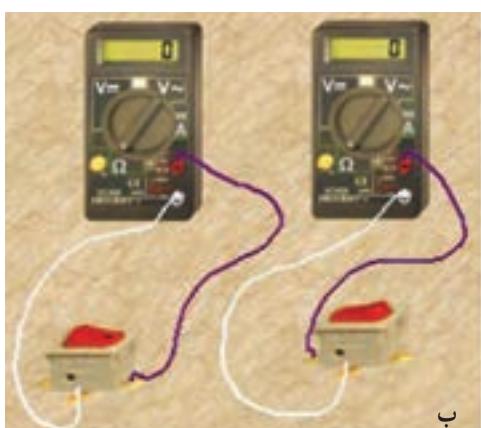

ب

■ یک عدد کلید معمولی را در اختیار بگیرید.

■ پایه‌های کلید را طبق شکل ۲-۸۳ به مولتی‌متر وصل کنید.

■ مولتی‌متر را روی حالت اهم یا آزمایش اتصال کوتاه پیوستگی مدار بگذارید.

■ دکمه‌ی کلید را روی حالت روشن بگذارید. در صورتی که کلید شما سالم باشد، باید اهم‌متر طبق شکل ۲-۸۳-ب مقدار بسیار کمی را نشان دهد.

■ کلید را تغییر وضعیت دهید. اگر کلید سالم باشد باید در این حالت اهم بسیار زیادی را نشان دهد (شکل ۲-۸۳-۲). با تغییر وضعیت کلید، باید اهم‌متر نیز تغییر حالت دهد.

■ یک کلید دو حالت را در اختیار بگیرید و آن را طبق شکل‌های الف ۲-۸۴ مورد آزمایش قرار دهید.

■ به حالت‌های کلید در شکل‌ها توجه کنید. این کلید دارای یک سروسط است که در هر مرحله به یکی از پایه‌ها اتصال داده می‌شود. برای مثال با تغییر وضعیت کلید می‌توانیم حالت‌های دور تند و دور کند را در برف پاک کن یا بخاری خودرو به وجود بیاوریم.

■ انواع دیگری از کلیدهای را در اختیار بگیرید و به گونه‌ای تمرین کنید که در این کار کاملاً سلطط پیدا نمایید.

تستر Tester چیست و چه کاربردی دارد،

به طور خلاصه شرح دهید.

.....


.....

.....

.....

.....

.....

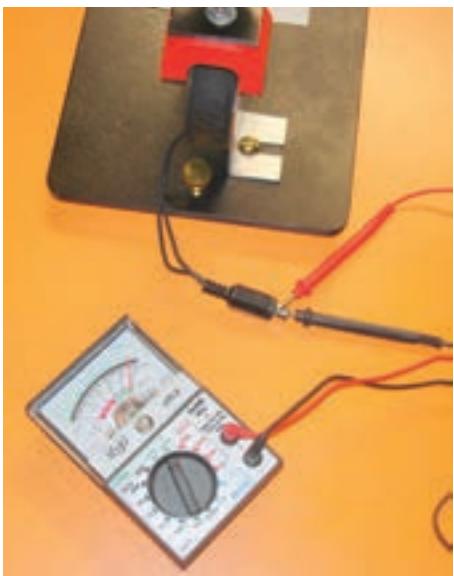

شکل ۸۴-۲-ج - آزمایش به وسیله‌ی اهم متر عقربه‌ای

■ یک نوع کلید ترکیبی (مانند انواع کلیدهایی که روی دسته‌ی چراغ‌های راهنمای خودرو نصب می‌شود) را در اختیار بگیرید و با نظارت مریبی خود، اتصال‌های آن‌ها را شناسایی و آزمایش کنید. مراحل اجرای این آزمایش را می‌توانید، طبق شکل ج-۲-۸۴، با اهم متر عقره ای نیز انجام دهید.

نتایج حاصل از آزمایش کلید چند حالته را

نحو سیل :

.....

استفاده از تستر Tester

■ برای سادگی کار در مواقعي که نیاز به اندازه گيری نداشته باشد استفاده کنید.

■ تسترهای دو نوع ساخته می‌شوند. یک نوع آن بدون باتری است و در داخل آن فقط یک لامپ یا مدار ساده‌ی الکترونیکی قرار دارد. از این تستر در مدار زنده یا به عبارت دیگر مداری که در آن ولتاژ وجود دارد، استفاده می‌شود. مثلاً اگر فیوزی در مدار سوخته باشد با قرار دادن این تستر در دو سر فیوز، لامپ داخل آن روشن می‌شود و نشان می‌دهد که فیوز سوخته است. در شکل الف – ۲-۸۵ این نوع تستر را ملاحظه می‌کنید. این نوع تستر را تستر لامپی می‌گویند. نوع دیگری از تستر وجود دارد که در داخل آن یک باتری نیز قرار می‌گیرد. نشان دهنده‌ی آن ممکن است یک لامپ، یک بیزر (Buzzer) یا یک ملودی باشد. در این تسترهای از مدارهای الکترونیکی نیز استفاده می‌شود. در شکل ب – ۲-۸۵ نمونه‌هایی از این نوع تسترها مشاهده می‌کنید.

در شکل ۲-۸۶ نحوه استفاده از تستر لامپی در خودرو نشان داده شده است.

■ خودتان یک تستر لامپی سازید. یا استفاده از یک عدد



شکل ۸۶-۲- استفاده از تستر لامپی




شکل ۲-۸۷—یک تستر لامپی بسازید

فازمتر، یک عدد لامپ ۱۲ ولتی کوچک و مقداری سیم و فیش، یک عدد تستر لامپی بسازید و آن را در کارهای خود مورد استفاده قرار دهید (شکل ۲-۸۷).


نکته‌ی مهم: توجه داشته باشید تستر هرگز نمی‌تواند جای مولتی‌متر را بگیرد. زیرا این وسیله توانایی اندازه‌گیری جریان، ولتاژ و مقاومت را ندارد.

۴ ساعت


زمان

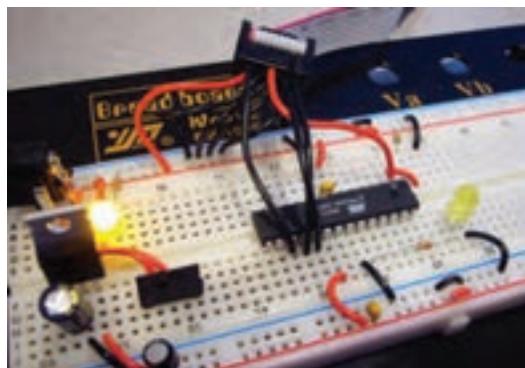

الف – اتصال قطعات روی برد بُرد

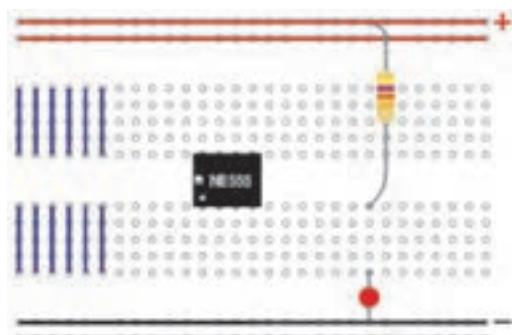

ب – نقشه‌ی اتصال سوراخ‌های برد بُرد

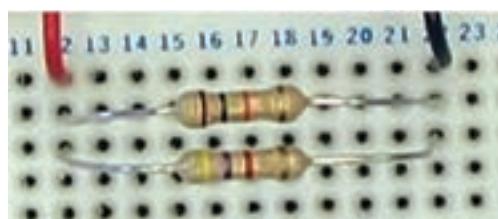

ج – اتصال دو مقاومت به صورت موازی روی برد بُرد

۲-۵-۵—کار عملی، اندازه‌گیری مقاومت با استفاده از مولتی‌متر دیجیتالی

- تجهیزات و مواد مورد نیاز: مولتی‌متر دیجیتالی، مقاومت، لامپ ۱۲ ولتی با وات‌های مختلف، برد بُرد (board) یا برد آزمایشگاهی

- برد بُرد (Bread board): وسیله‌ای است که می‌توان از آن برای بستن مدارهای الکترونیکی استفاده کرد. روی برد بُرد معمولاً تعداد زیادی سوراخ وجود دارد که از زیر آن و در پایه‌های قطعات الکترونیکی را داخل سوراخ‌های برد بُرد قرار می‌دهند. در شکل الف ۲-۸۸، یک نمونه‌ی ساده‌ی برد بُرد را، که قطعات روی آن نصب شده است، مشاهده می‌کنید. در شکل ب ۲-۸۸، اتصال سوراخ‌ها از زیر برد بُرد نمایش داده شده است. در شکل ج ۲-۸۸، اتصال دو مقاومت را به صورت موازی روی برد بُرد ملاحظه می‌کنید.

نکته‌ی مهم: هنگام کار با برد بُرد مراقب باشید که از سیم‌های ضخیم و قطعاتی که پایه‌های آن دارای سیم ضخیم است استفاده نکنید. زیرا سوراخ‌های برد بُرد گشاد می‌شود و در مراحل بعد مدار بسته شده جواب نخواهد داد.



شکل ۲-۸۹- اندازه‌گیری مقاومت لامپ‌های روشنایی

● مراحل انجام کار: اندازه‌گیری مقاومت چند نمونه لامپ ۱۲ ولتی با مولتی متر دیجیتال

- طبق شکل ۲-۸۹، مقاومت اهمی حداقل سه لامپ ۱۲ ولتی، مانند لامپ سقف، لامپ چراغ جلو (نور بالا و نور پائین)، لامپ چراغ راهنمای اتوبیل را اندازه بگیرید و مقادیر بدست آمده را یادداشت کنید.

..... R . لامپ چراغ سقف

..... R . لامپ چراغ جلو نور بالا

..... R . لامپ چراغ جلو نور پائین

..... R . لامپ چراغ راهنمای

- تعدادی لامپ ۲۲۰ ولت ۴۰ وات، ۱۰۰ وات و ۲۲۰ وات را در اختیار بگیرید و با استفاده از شکل ۲-۸۹، مقدار مقاومت اهمی آن‌ها را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

..... R . لامپ ۲۲۰V، ۴۰W OHM

..... R . لامپ ۲۲۰V، ۱۰۰W OHM

..... R . لامپ ۲۲۰V، ۲۰۰W OHM

..... R . لامپ ۲۲۰V، ۵W OHM



مخصوص دانش‌آموزان علاقهمند: با

استفاده از رابطه‌ی $\frac{V}{P} = \frac{V}{R}$ درستی

مقادیر اندازه‌گیری شده را تحقیق کنید.

پاسخ دهید:

حداقل ۴ نکته‌ی اینمی در ارتباط با کاربرد مولتی‌تر را بنویسید.

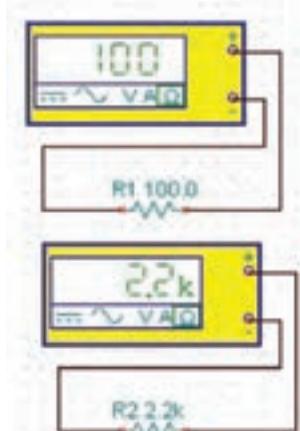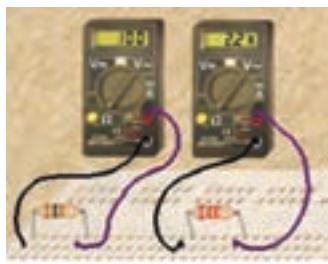

شکل ۲-۹۰- اندازه‌گیری مقاومت اهمی

- با استفاده از مولتی متر دیجیتال تعدادی مقاومت اهمی معمولی را در اختیار بگیرید.

- با استفاده از مولتی متر دیجیتال طبق شکل ۲-۹۱ مقدار مقاومت‌ها را اندازه بگیرید و مقادیر آن‌ها را یادداشت کنید.

$$R_1 . \dots \text{ OHM}$$

$$R_2 . \dots \text{ OHM}$$

$$R_3 . \dots \text{ OHM}$$

$$R_4 . \dots \text{ OHM}$$

مخصوص دانش آموزان علاقه مند:

مقاومت‌ها را با هم به صورت سری و موازی بیندید و مقادیر معادل آن‌ها را اندازه بگیرید.

نکته‌ی مهم: هنگام اندازه‌گیری با مولتی متر دیجیتال با توجه به میزان خطای دستگاه و خطای قطعات، مقادیر اندازه‌گیری شده با مقدار واقعی آن اندکی تفاوت دارد که می‌توان از آن صرف نظر کرد.

۶-۵- کار عملی: کار با منبع تغذیه‌ی آزمایشگاهی

● **تجهیزات و مواد مورد نیاز:** مولتی متر دیجیتال، منبع تغذیه‌ی آزمایشگاهی، راهنمای کاربرد منبع تغذیه


● مراحل اجرای آزمایش

- با استفاده از راهنمای کاربرد دستگاه منبع تغذیه، روش استفاده از آن را یاد بگیرید.

- هنگام کار با منبع تغذیه رعایت نکات ایمنی مربوط به عملکرد و کاربرد آن کاملاً ضروری است.

- طبق شکل ۲-۹۱ منبع تغذیه را روی ۵ ولت قرار دهید و ولتاژ‌های خروجی آن را با مولتی متر دیجیتالی اندازه بگیرید و مقدار اندازه‌گیری شده را با مقدار نشان داده شده روی منبع تغذیه مقایسه کنید. آیا این دو مقدار با هم برابر است؟

$$V_{S_1} . \quad V \quad (\text{منبع تغذیه})$$

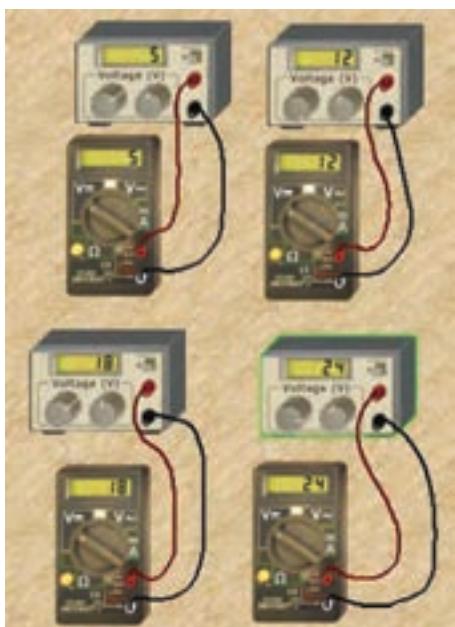

شکل ۲-۹۱- استفاده از منبع تغذیه

هنگام اندازه‌گیری ولتاژ به قطب‌های مولتی متر دیجیتال توجه کنید.

پاسخ دهید : تفاوت باتری اتومبیل با منبع تغذیه‌ی آزمایشگاهی را توضیح دهید.

$$V_{S_1} . \quad V$$

– منبع تغذیه را روی مقادیر ۱۲ ولت، ۱۵ ولت، ۱۸ ولت و ۲۴ ولت قرار دهید و مقادیر را با مولتی‌متر دیجیتالی اندازه‌بگیرید.

$$V_{S_1} . \quad \text{ولت}$$


$$V_{S_2} . \quad \text{ولت}$$

$$V_{S_3} . \quad \text{ولت}$$

$$V_{S_4} . \quad \text{ولت}$$

۴ ساعت

زمان

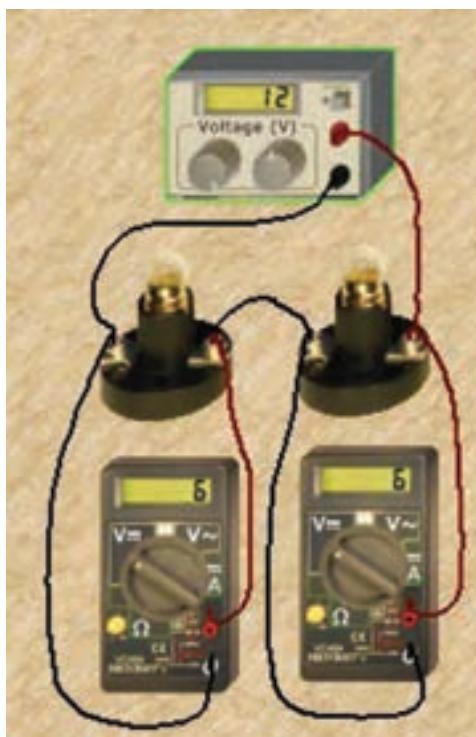

شکل ۲-۹۲ – اندازه‌گیری ولتاژ در مدار سری

۲-۵-۷ کار عملی: اندازه‌گیری ولتاژ دو سر دو لامپ یا دو مقاومت به صورت سری

- تجهیزات و مواد مورد نیاز: لامپ ۱۲ ولت و ۵ وات دو عدد، مقاومت ۱k و ۲/۲k. یک چهارم وات از هر کدام یک عدد، منبع تغذیه یا باتری ۱۲ ولتی یک عدد، مولتی‌متر دیجیتال یک دستگاه، سیم به مقدار کافی

مراحل اجرای آزمایش

– مدار شکل ۲-۹۲ را بیندید.


– منبع تغذیه را روشن کنید و آن را روی ۱۲ ولت بگذارید.

– ولتاژ دو سر لامپ‌های L_1 و L_2 را اندازه‌بگیرید.

$$V_{L_1} . \quad \text{Volt}$$

$$V_{L_2} . \quad \text{Volt}$$

نکته‌ی مهم : برای اندازه‌گیری ولتاژها نیاز به یک مولتی‌متر دارید، کافی است جای پروب‌های مولتی‌متر را تغییر دهید.

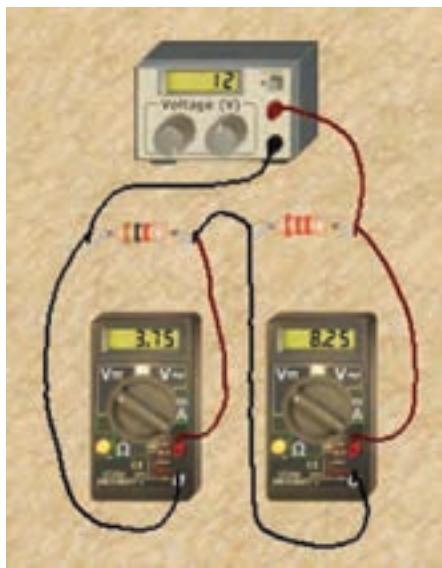

شکل ۲-۹۳— اندازه‌گیری ولتاژ دو سر مقاومت‌ها به صورت سری

— آیا $V_{R_1} . V_{L_1}$ برابر با ولتاژ منبع تغذیه است؟ شرح دهید.

— با استفاده از مقاومت‌ها، مدار را طبق شکل ۲-۹۳ بیندید.

— با استفاده از مولتی‌متر ولتاژ‌های دو سر هر یک از مقاومت‌ها را اندازه‌بگیرید.

$$V_{R_1} . \text{ Volt}$$

$$V_{R_2} . \text{ Volt}$$

— آیا $V_{R_1} . V_{R_2}$ برابر با ولتاژ منبع تغذیه است؟ شرح دهید.

— به چه دلیل ولتاژ دو سر مقاومت R_1 با ولتاژ دو سر مقاومت R_2 برابر نیست؟ شرح دهید.

زمان	۴ ساعت
------	--------



● کار عملی: اندازه‌گیری جریان الکتریکی


● تجهیزات و مواد مورد نیاز: لامپ ۱۲ ولت ۵ وات و ۱۰۰ وات از هر کدام یک عدد، منبع تغذیه‌ی ۱۲ ولتی یا باتری اتومبیل، مولتی‌متر دیجیتالی یک دستگاه، سیم به مقدار کافی

● مراحل اجرای آزمایش

— مدار را طبق شکل ۲-۹۴ بیندید. توجه داشته باشید که آمپرmetر باید به صورت سری با مدار بسته شود.


— مولتی‌متر دیجیتالی را روی حوزه‌ی کار جریان قرار دهید.

— در صورتی که دستگاه شما دارای رنج (Rang) جریان خودکار نیست لازم است رنج مناسب را انتخاب کنید.

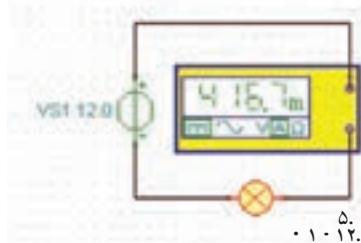

شکل ۲-۹۴— اندازه‌گیری جریان یک لامپ ۱۲ ولتی ۵ وات

خطر: اگر در این آزمایش دچار اشتباه شوید مولتی‌متر شما آسیب خواهد دید.

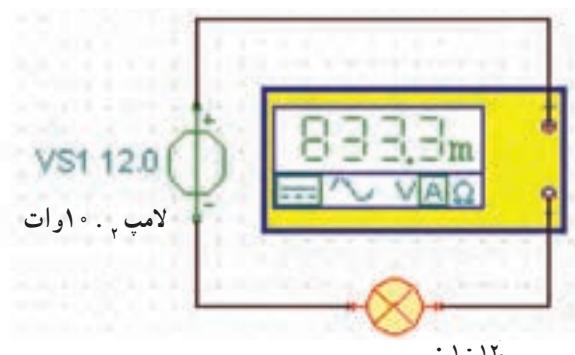

شکل ۲-۹۵— اندازه‌گیری جریان یک لامپ ۱۲ واتی ۱۰ وات



شکل ۲-۹۶— تصویر آمپر متر انبری برای اندازه‌گیری جریان های زیاد

— دستگاه منبع تغذیه را روشن کنید. در صورتی که از باتری اتومبیل استفاده می‌کنید، سیم مثبت باتری را در آخرین مرحله متصل کنید.

— شدت جریان لامپ L_1 را اندازه بگیرید.

$$I_{L_1} \cdot \text{Amper}$$

— مدار را طبق شکل ۲-۹۵ بندید.

— شدت جریان لامپ L_2 را اندازه بگیرید.

$$I_{L_2} \cdot \text{Amper}$$

— در حین آزمایش به نور لامپ‌ها توجه کنید. کدام لامپ دارای نور بیشتری است، L_1 یا L_2 ؟

— با توجه به نور لامپ‌ها آیا می‌توانیم نتیجه بگیریم آن‌ها بیکه وات بیشتری دارند، نور بیشتری تولید می‌کنند؟ توضیح دهید.

— به چه دلیل جریان لامپ‌ها با هم تفاوت دارند، شرح دهید.

تحقیق کنید: مقاومت لامپ ۵ واتی بیشتر است یا ۱۰ واتی چرا؟ شرح دهید.

.....
.....

و پنجه داشت آغاز آغاز مقدمه

— در صورتی که آمپر متر انبری در اختیار دارید، با استفاده از این آمپر متر جریان مدار استارتر اتومبیل را اندازه بگیرید. آمپر متر انبری برای اندازه‌گیری جریان‌های زیاد به کار می‌رود و هنگام اندازه‌گیری جریان مدار به قطع کردن مدار نیاز ندارد، زیرا فک‌های آمپر متر، طبق شکل ۲-۹۶، سیم را در بر می‌گیرند و جریان از طریق القایی منتقل می‌شود.

در صورت داشتن زمان اضافی این کار عملی را برای تعداد لامپ که به صورت موازی قرار می‌گیرند انجام دهید و جریان هر یک از لامپ‌ها را اندازه بگیرید.

و پنجه داشت آغاز آغاز مقدمه



۲-۵-۹ سیگنال ژنراتور (.....): ویژگی‌های سیگنال ژنراتور دستگاهی است که می‌تواند انواع سیگنال‌های مورد نیاز را با فرکانس و دامنه‌های مختلف تولید کند. شما می‌توانید آن‌ها را در آزمایشگاه مورد استفاده قرار دهید. شاید برایتان این سؤال مطرح باشد که اصولاً فراگرفتن طرز کار و نحوه استفاده از این دستگاه چه ضرورتی دارد؟ می‌دانید که برای سامانه‌ی جرقه‌زنی در اتومبیل نیاز به ولتاژ با دامنه‌ی حدود چند کیلوولت است.

سامانه‌ای که این ولتاژ را تولید می‌کند یک مدار مکانیکی مانند دلکو یا یک مدار الکترونیکی است. در این مدارها، ابتدا پالس‌هایی با دامنه‌ی کم تولید می‌شود. سپس دامنه‌ی این پالس‌های ضربه‌ای بهوسیله‌ی یک ترانسفورماتور افزاینده‌ی ولتاژ، مانند کوئل خودرو به ولتاژ زیاد (High voltage) تبدیل می‌شود. این ولتاژ، از طریق شمع اتومبیل، عمل جرقه‌زنی را انجام می‌دهد.

معمول‌اً تعمیر کاران خودرو با استفاده از اسیلوسکوپ (نوسان‌نما) پالس‌های تولید شده را، در نقاط مختلف مدار الکتریکی و الکترونیکی، مشاهده می‌نمایند و با توجه به شکل موج مشاهده شده و شکل موج ارائه شده در دفترچه‌ی راهنمای تعمیر، خودرو را تنظیم می‌کنند.



شکل ۲-۹۷-۲ چند نمونه سیگنال ژنراتور

در شکل ۲-۹۷ چند نمونه دستگاه سیگنال ژنراتور را مشاهده می‌کنید. امروزه این نوع دستگاه‌ها را به صورت ترکیبی می‌سازند. یعنی یک دستگاه می‌تواند شکل موج‌های مختلفی، مانند سینوسی مربعی، مثلثی، دندانه‌ارهای و ... را تولید کند. به این نوع دستگاه‌ها فانکشن ژنراتور یا مولڈ تابع (function) می‌گویند. نمونه‌هایی از این دستگاه‌ها را در شکل ۲-۹۸ ملاحظه می‌کنید. در شکل ۲-۹۹ یک نمونه سیگنال ژنراتور، که دکمه‌های آن نیز مشخص شده است، ملاحظه می‌شود.



شکل ۹۸- چند نمونه فانکشن ژنراتور


با مراجعه به سایت های اینترنتی یا منابع دیگر، راهنمای کاربرد یک نمونه فانکشن زنراتور را پیدا کنید و مشخصات آن را بنویسید.



شکل ۹۹-۲- یک نمونه سیگنال ژنراتور

نحوهی کار با سیگنال ژنراتور: همان‌طورکه در شکل ۲-۹۹ مشاهده می‌شود، روی هر سیگنال ژنراتور یا فانکشن ژنراتور کلیدها، سلکتورها و ولوم‌های فراوانی وجود دارد، که تعدادی از آن‌ها که کاربرد عمومی دارند و در کلیهی سیگنال ژنراتورها مشترک‌اند، از جمله:

ولوم تنظیم دامنه: با این ولوم دامنه‌ی ولتاژ خروجی تنظیم می‌شود. این ولوم با شماره‌ی ۱ در شکل ۲-۱۰۰ مشخص شده است.

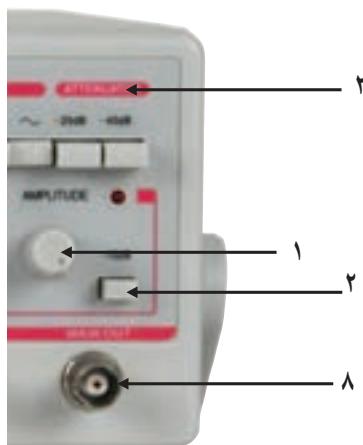

شکل ۲-۱۰۰- ولوم تنظیم دامنه و کلیدهای تضعیف دامنه


کلید سلکتور تضعیف دامنه و ترمینال خروجی: با این کلید سلکتور می‌توانید دامنه‌ی سیگنال ورودی را با ضرب ۱۰، ۱۰۰ یا ... تضعیف کنید. این کلید در شکل ۲-۱۰۰ با شماره‌ی ۲ مشخص شده است. ترمینال خروجی دستگاه نیز با شماره‌ی ۸ قابل مشاهده است.



شکل ۲-۱۰۱- کلید سلکتور انتخاب شکل موج

کلید انتخاب شکل موج و ترمینال خروجی: توسط کلید انتخاب شکل یعنی کلید سلکتور شماره‌ی ۳. موج می‌توانید شکل موج مربعی، سینوسی، مثلثی و ... را انتخاب کنید. از ترمینال شماره‌ی ۴ سیگنال خروجی قابل دریافت است (شکل ۲-۱۰۱).

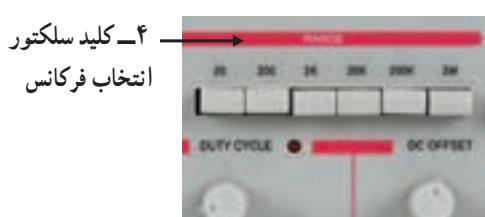روی دستگاه سیگنال ژنراتور دکمه‌ها و ترمینال‌های ویژه‌ی دیگری نیز وجود دارد که برای کاربردهای خاص است. یک نمونه‌ی از این نوع خروجی‌ها را در شکل ۲-۱۰۱ می‌بینید.



کلید سلکتور انتخاب فرکانس: معمولاً روی صفحه کلیهی سیگنال ژنراتورها یک سلکتور دورانی یا مجموعه‌ی کلید سلکتورهای فشاری وجود دارد که توسط آن می‌توانید محدوده‌ی فرکانس مورد نظر را انتخاب کنید. این کلید سلکتور معمولاً با یک ولوم در ارتباط است که با آن مقدار دقیق فرکانس را تعیین می‌کند. در شکل ۲-۱۰۲، این کلید سلکتور با شماره‌ی ۴ و ولوم آن با شماره‌ی ۸ نشان داده شده است.

کلید خاموش روشن (Power): در شکل ۲-۱۰۲ کلید خاموش روشن دستگاه ملاحظه می‌شود. این کلید با شماره‌ی ۷ مشخص شده است.



شکل ۲-۱۰۲- ولوم و سلکتور انتخاب فرکانس



شکل ۲-۱۰-۳— فرکانس متر و ترمینال ورودی آن

فرکانس متر: روی برخی از دستگاه‌های سیگنال ژنراتور، دستگاه فرکانس متر نیز تعابیه می‌شود. در دستگاه معرفی شده نیز یک فرکانس متر وجود دارد که می‌تواند فرکانس‌های خروجی دستگاه را نشان دهد. هم‌چنین از طریق ترمینال ورودی شماره‌ی ۹ می‌توانید، فرکانس‌های مربوط به مدار را اندازه بگیرید (شکل ۲-۱۰-۳).





شکل ۲-۱۰-۴— تعدادی دیگر از ولوم‌ها و سلکتورهای سیگنال ژنراتور برای کاربردهای ویژه

همان‌طور که در شکل ۲-۱۰-۴ مشاهده می‌شود، دکمه‌ها و سلکتورهای دیگری نیز روی فانکشن ژنراتور نصب شده‌اند که کاربردهای ویژه‌ای دارند.

برای کار با سیگنال ژنراتور کافی است با مراجعه به راهنمای دستور کار آن، سلکتورهای مورد نظر را انتخاب کنید و با روشن کردن دستگاه، سیگنال مورد نظر را دریافت نمایید.

زمان	ساعت
	۲

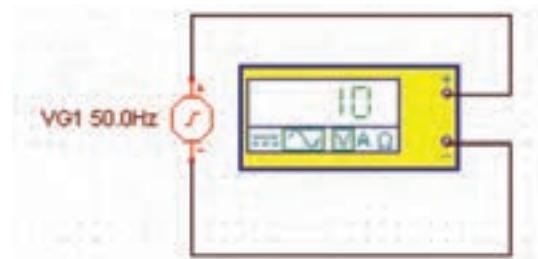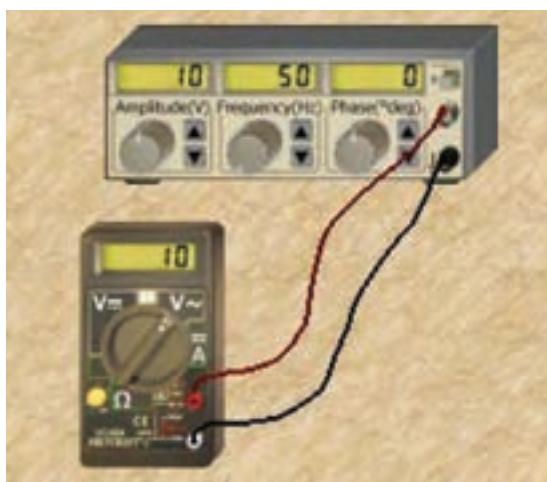

شکل ۲-۱۰-۵— اندازه‌گیری ولتاژ خروجی سیگنال ژنراتور

۲-۱۰-۵— کار عملی: شناسایی دکمه‌ها و سلکتورها و کار با دستگاه سیگنال ژنراتور

- **تجهیزات مورد نیاز:** سیگنال ژنراتور یا فانکشن ژنراتور یک دستگاه، دفترچه راهنمای دستگاه، مولتی‌متر دیجیتالی

- **مراحل اجرای آزمایش**
 - با استفاده از دستور کار سیگنال ژنراتور RF موجود در کارگاه کلیه‌ی دکمه‌های آن را شناسایی کنید.
 - سیگنال ژنراتور RF را روی 50 Hz با دامنه‌ی 10 V ولت قرار دهید (شکل ۲-۱۰-۵).


- با استفاده از مولتی‌متر دیجیتالی ولتاژ خروجی آن را اندازه بگیرید.

- سیگنال ژنراتور را روی فرکانس 100 Hz با دامنه‌ی 5 V ولت قرار دهید و دامنه‌ی سیگنال خروجی را با مولتی‌متر دیجیتالی اندازه بگیرید.

- سیگنال ژنراتور را روی چند فرکانس دیگر با دامنه‌ی

پاسخ دهید: تفاوت سیگنال ژنراتور و فانکشن و ژنراتور را در دو سطر توضیح دهید.

آموزش این قسمت به صورت تئوری توأم با عملی و نمایش قسمت‌های مختلف توسط معلم انجام می‌شود.

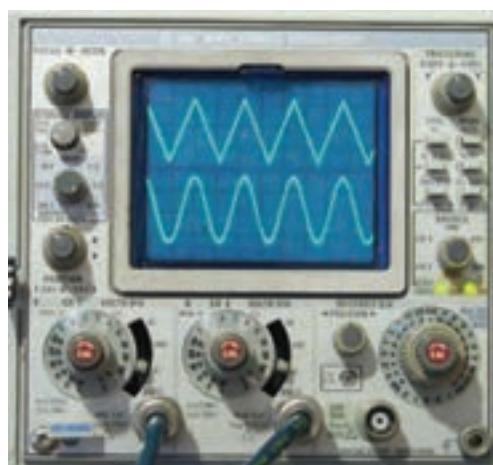

شكل ۲-۱۰۶ - دو نمونه‌ی دیگر از اسیلوسکوپ و کاربرد آن در صنایع

Cathode	=	منفی
Ray	=	أشعة
tube	=	لوحة

دلخواه قرار دهید و با مولتی‌متر دیجیتالی ولتاژ خروجی را اندازه بگیرید.

- مراحل را آنقدر تکرار کنید تا در استفاده از سیگنال ژنراتور تسلط کافی به دست آورید.

۲-۵-۱۱ - اسیلوسکوپ یا نوسان‌نما

(Oscilloscope): در قسمت ۳-۲ به طور مختصر با اسیلوسکوپ آشنا شده‌اید. در این قسمت به تشریح کامل تراسیلوسکوپ و نحوه‌ی استفاده از آن می‌پردازیم. در شکل ۲-۱۰۶ دو نمونه‌ی دیگر از اسیلوسکوپ را مشاهده می‌کنید. ساختمان داخلی اسیلوسکوپ را می‌توان به دو قسمت



اصلی به شرح زیر تقسیم کرد :

- لامپ اشعه‌ی کاتدیک
- مدارهای آماده‌سازی لامپ و سیگنال

تحقیق کنید: با جست وجو در اینترنت و منابع دیگر کوچک ترین اسیلوسکوپ ساخته شده را بیابید و مشخصات آن را بنویسید.

لامپ اشعه‌ی کاتدیک (cathode Ray tube):

لامپ اشعه‌ی کاتدیک یکی از قسمت‌های اصلی در اسیلوسکوپ است. از این لامپ در تلویزیون دستگاه‌های اندازه‌گیری، آزمایش و تنظیم خودرو، رادیولوژی و ... استفاده می‌شود. در دستگاه‌های جدید به جای لامپ اشعه‌ی کاتدیک

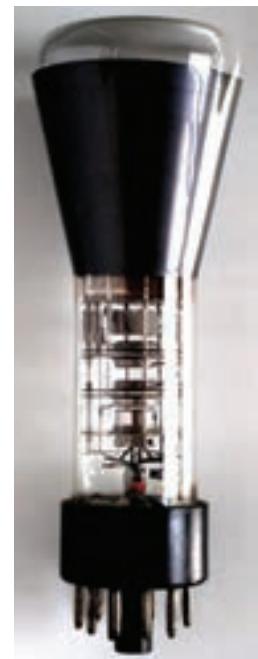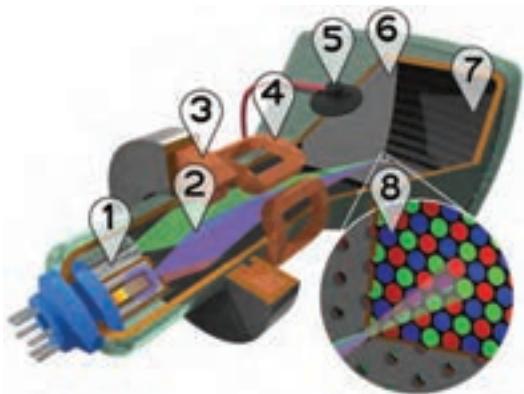

شکل ۲-۱۰۷ - ساختمان داخلی لامپ اشعه‌ی کاتدیک



شکل ۲-۱۰۸ - نمونه‌ی دیگری از لامپ اشعه‌ی کاتدیک

از ال سی دی (LCD) استفاده می‌کنند. لامپ اشعه‌ی کاتدیک به صورت سیاه و سفید و رنگی ساخته می‌شود. در شکل ۲-۱۰۷ یک نمونه لامپ اشعه‌ی کاتدیک رنگی را با عناصر جانبی آن و یک نمونه لامپ اشعه‌ی کاتدیک سیاه و سفید را مشاهده می‌کنید. اجزای داخلی لامپ اشعه‌ی کاتدیک رنگی به شرح زیر است:

تفنگ الکترونی: در این قسمت الکترون‌ها آزاد می‌شوند و به صورت یک اشعه با شتاب بسیار زیاد از تفنگ خارج می‌شوند. شماره‌ی ۱ در شکل تفنگ الکترونی و شماره‌ی ۲ اشعه‌ی الکترونی است.


سیم پیچ‌ها یا صفحات متمرکز کننده: کار سیم پیچ شماره‌ی ۳، متراکز کردن اشعه‌ی الکترونی روی صفحه‌ی لامپ است. در اسیلوسکوپ به جای سیم پیچ از صفحات یا استوانه‌های متراکز کننده استفاده می‌شود.

صفحات یا سیم پیچ‌های انحراف: کار صفحات یا سیم پیچ‌های انحراف، منحرف کردن اشعه با توجه به سیگنال مورد اندازه‌گیری، در جهات افقی و عمودی است. این سیم پیچ‌ها با شماره‌ی ۴ مشخص شده‌اند.


آند شتاب دهنده: کار آند (Anode) شتاب دهنده، سرعت دادن به اشعه‌ی الکترونی و هدایت آن به سمت صفحه‌ی لامپ است. برای ایجاد شتاب زیاد در اشعه به ولتاژ زیاد نیاز داریم. این ولتاژ از طریق اتصال شماره‌ی ۵ به آند می‌رسد.

ماسک هدایت اشعه: شماره‌ی ۶ یک صفحه‌ی مشبک است که اشعه‌های آبی، قرمز و سبز را به نقاط مربوط به آن روی صفحه‌ی لامپ هدایت می‌کند.

صفحه با پوشش لایه‌های فسفری: صفحه‌ی جلوی لامپ که برای نمایش سیگنال به کار می‌رود، به وسیله‌ی مواد فسفری با رنگ‌های قرمز و سبز و آبی پوشیده شده است. این قسمت صفحه‌ی اصلی لامپ را تشکیل می‌دهد. شماره‌ی ۷ این صفحه را صفحه‌ی حساس می‌نامند، زیرا نقاط فسفری حساس به رنگ‌های قرمز سبز و آبی به صورت منظم روی صفحه‌ی لامپ را پوشانده‌اند. نمای نزدیک این نقاط در شماره‌ی ۸ نشان داده شده است. در شکل ۲-۱۰۸ یک نمونه‌ی دیگر از لامپ اشعه‌ی کاتدیک را آورده‌ایم. به طور کلی اشعه‌ی الکترونی در تفنگ

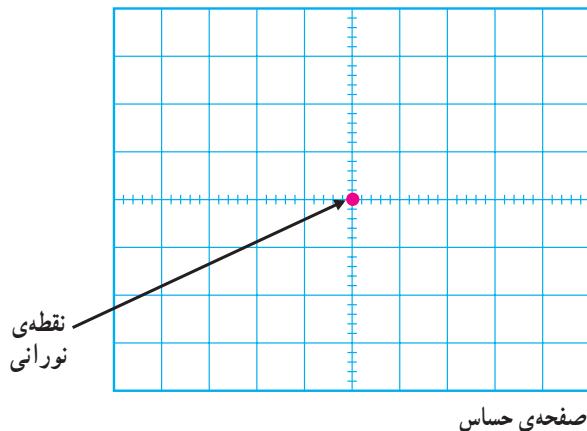

شکل ۲-۱۰ - اگر اشعه‌ی الکترونی به صفحه‌ی پوشیده شده از فسفر (صفحه‌ی حساس) برخورد کند، نور تولید می‌شود.

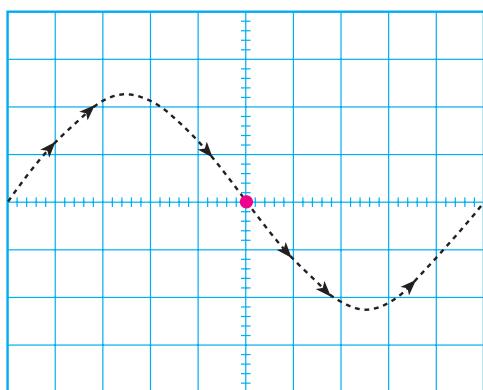

شکل ۲-۱۱ - وقتی یک شکل موج سینوسی به اسیلوسکوپ اعمال کنیم، مسیر حرکت اشعه به صورت سینوسی است. اما چون حرکت اشعه سریع صورت می‌گیرد چشم انسان شکل موج را سینوسی پیوسته و کامل احساس می‌کند.




شکل ۲-۱۱۱ - یک نمونه پروب اسیلوسکوپ

الکترونی تولید می‌شود. و سپس، توسط قسمت‌های شتاب دهنده و متمرکز کننده، ضمن حرکت به سمت صفحه‌ی پوشیده شده از فسفر، آن را بمب باران می‌کند. در اثر این بمب باران، یک نقطه‌ی نورانی تولید می‌شود (شکل ۲-۱۰). توجه داشته باشید به مخصوص قطع شدن اشعه، نقطه‌ی نورانی نیز از بین می‌رود. روی صفحه‌ی جلویی اسیلوسکوپ (پنل) یک ولوم به نام اینتن (Inten)^۱ وجود دارد که توانید شدت نور را کم و زیاد کنید. هم‌چنین، ولووم دیگری به نام فوکوس (focus) نیز وجود دارد که توسط آن می‌توانید اشعه را به طور دقیق متمرکز کنید این ولووم قطر اشعه را تغییر می‌دهد. در اثر حرکت نقطه‌ی نورانی روی صفحه‌ی حساس اسیلوسکوپ شکل موج روی صفحه ظاهر می‌شود. حرکت اشعه، برای ولتاژهای داده شده به صفحات انحراف، به صورت افقی و عمودی صورت می‌گیرد. برای مثال اگر شکل موج مورد آزمون، سینوسی باشد، روی صفحه‌ی حساس (مشابه شکل ۲-۱۱) موج سینوسی ظاهر می‌شود.


توجه: در اسیلوسکوپ‌های مدرن به جای لامپ اشعه‌ی کاند یک از صفحات LCD و پلاسما استفاده می‌کنند که حجم لامپ را به شدت کاهش می‌دهند بررسی ساختمان این نوع لامپ‌ها از بحث ما خارج است.

مدارهای آماده‌سازی لامپ و سیگنال پروب اسیلوسکوپ: برای اتصال سیگنال الکتریکی به اسیلوسکوپ از پروب‌های مخصوص اسیلوسکوپ استفاده می‌کنند. در شکل الف ۲-۱۱۱ یک نمونه از این نوع پروب را ملاحظه می‌کنید. سیم رابط پروب از کابل کواکسیال (هم محور) است، لذا تأثیر پارازیت و نویز را روی پروب کاهش می‌دهد. نوک پروب به صورت گیره‌ای و فنری است، به طوری که می‌توانید آن را، به هر نقطه از مدار، که زایده دارد، متصل کنید. اگر بوشش پلاستیکی نوک پروب را برداریم نوک سوزنی آن ظاهر

۱- مخفف Inten به معنی شدت است.

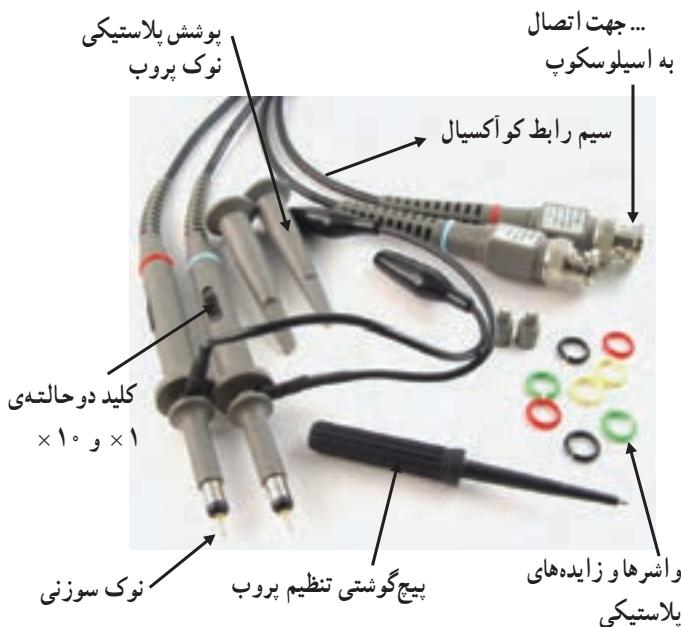

شکل ۲-۱۱۲— پروب و اجزای آن

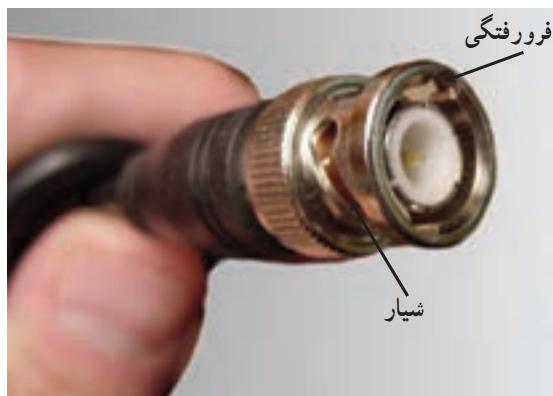

شکل ۲-۱۱۳— یک نمونه ...



شکل ۲-۱۱۴— نحوه اتصال ... به اسیلوسکوپ

می‌شود که در صورت نیاز می‌توان از این نوک سوزنی استفاده کرد. در طرف دیگر پروب یک نوع اتصال مخصوص وجود دارد که به اسیلوسکوپ متصل می‌شود. این نوع اتصال را اصطلاحاً بیان سی (BNC) می‌نامند. در کنار بیان سی معمولاً یک پیچ تنظیم وجود دارد که توسط آن می‌توان پروب را برای مشاهده دقیق موج مربعی و پالس تنظیم کرد. در شکل ۲-۱۱۲، دو نمونه پروب و اجزای آن را ملاحظه می‌کنید. روی پروب یک کلید دو حالت (تبديل) وجود دارد که روی یک حالت کلید علامت ۱۰ درجه برای کاهش دامنه ولتاژ ورودی به اسیلوسکوپ با ضرب ۱۰ استفاده می‌شود.

اتصال بیان سی (BNC) به اسیلوسکوپ: در حفره‌ی بیان سی دو فرورفتگی وجود دارد که به یک شیار مورب ختم می‌شود. لذا، هنگام اتصال به ترمینال مادگی اسیلوسکوپ باید فرورفتگی‌های آن در مسیر برجستگی‌های ترمینال اسیلوسکوپ قرار گیرد و با وارد کردن کمی فشار، به اندازه ۹۰ درجه چرخانده شود تا در محل خود محکم قرار گیرد. در شکل ۲-۱۱۳ یک نمونه بیان سی و در شکل ۲-۱۱۴ نحوه اتصال آن به اسیلوسکوپ نشان داده شده است.

نکته‌ی مهم: با استفاده از اسیلوسکوپ، علاوه بر دیدن شکل موج، می‌توانیم مقدار دامنه‌ی سیگنال، فرکانس و اختلاف فاز آن را اندازه بگیریم.

همان‌طور که قبل اشاره شد، در تزدیکی بیان سی، یک پیچ تنظیم وجود دارد که توسط آن می‌توان پروب را برای مشاهده دقیق شکل موج مربعی تنظیم کرد. برای تنظیم پروب، یک شکل موج مربعی را به اسیلوسکوپ وصل می‌کنیم. باید شکل موج ظاهر شده روی صفحه اسیلوسکوپ دقیقاً مربعی باشد. در صورتی که لبه‌های بالا رونده یا پایین رونده‌ی موج، کاملاً

صف نباشد، با تنظیم پیچ توسط پیچ گوشتی مخصوص می‌توانید شکل موج صحیح را به دست بیاورید.

نکته‌ی اینمی: پیچ تنظیم پروب را زیاد نخرخانید، زیرا آسیب می‌بیند و پروب را غیرقابل استفاده می‌کند.



شکل ۲-۱۱۵ - نحوه‌ی تنظیم پروب برای بدست‌آوردن موج مربعی کامل و دقیق

شکل ۲-۱۱۵، نحوه‌ی تنظیم پروب را نشان می‌دهد. یادآور می‌شود که موج مربعی مورد نیاز برای تنظیم پروب را می‌توان از اسیلوسکوپ دریافت کرد. معمولاً در صفحه‌ی جلوی اسیلوسکوپ (پانل اسیلوسکوپ) یک خروجی برای موج مربعی با فرکانس یک کیلوهرتز و دامنه‌ی $1/5$ تا یک ولت وجود دارد. این ولتاژ برای کالیبره کردن (تنظیم کردن) اسیلوسکوپ استفاده می‌شود.

تحقیق کنید:

۱- آیا کابل کواکسیال پروب اسیلوسکوپ یک کابل معمولی است؟ توضیح دهید.

.....
.....
.....
.....


۲- آیا برای اسیلوسکوپ‌ها از نظر محدودیت فرکانس کار محدودیت وجود دارد؟ شرح دهید.

.....
.....
.....
.....




- خروجی موج مربعی با فرکانس $1/5$ ولت

شکل ۲-۱۱۶ - این ترمینال روی اسیلوسکوپ قرار دارد و سیگنال مربعی با دامنه‌ی $1/5$ تا یک ولت و فرکانس یک کیلوهرتز تولید می‌کند.

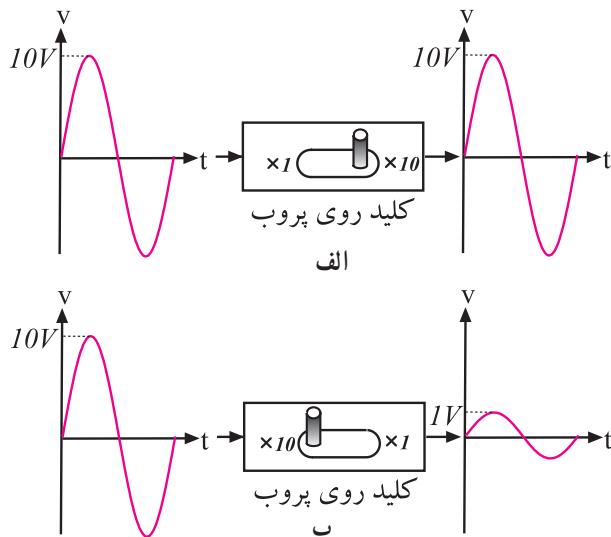

شکل ۲-۱۱۷ - اگر کلید دو حالتی پروب روی $1\times$ قرار گیرد، سیگنال ورودی به اندازه‌ی $1\times$ برابر تضعیف می‌شود.


نحوه‌ی استفاده از کلید دو حالتی $1\times$ و $1\times$ پروب:
همان‌طور که قبل‌اشاره شد، روی پروب اسیلوسکوپ، یک کلید $1\times$ و $1\times$ وجود دارد. در صورتی که کلید روی حالت $1\times$ باشد، سیگنال ورودی به اسیلوسکوپ بدون تضعیف وارد اسیلوسکوپ می‌شود و شما می‌توانید، مقدار سیگنال ورودی را بدون تضعیف روی صفحه‌ی اسیلوسکوپ بخوانید (شکل الف-۲-۱۱۷). چنان‌چه کلید دو حالتی روی پروب در وضعیت $1\times$ قرار گیرد، سیگنال ورودی، قبل از رسیدن به مدار اسیلوسکوپ، از طریق پروب به میزان ده برابر تضعیف می‌شود (به $\frac{1}{10}$ می‌رسد). در این حالت باید مقدار خوانده شده روی صفحه‌ی اسیلوسکوپ را در عدد $1\times$ ضرب کنید تا مقدار واقعی به دست آید (شکل ب-۲-۱۱۷).

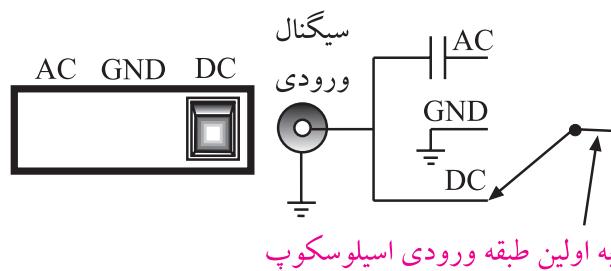

الف - کلید روی حالت DC قرار دارد سیگنال ورودی به‌طور کامل وارد مدار می‌شود.

نکته‌ی اینمی

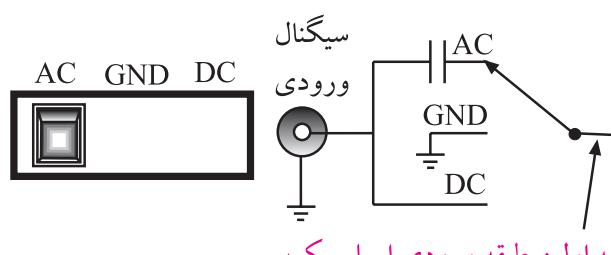کلید دو حالتی $1\times$ و $1\times$ یک کلید بسیار طرفی است. هنگام استفاده از پروب با آن بازی نکنید و فشار بیش از حد به آن وارد ننمایید. در صورت خراب شدن این کلید، پروب غیرقابل استفاده می‌شود.




ب - کلید روی حالت AC قرار دارد فقط سیگنال AC می‌تواند وارد مدار شود.

کلید AC-GND-DC


روی اسیلوسکوپ کلیدی وجود دارد که معمولاً در تزدیکی ترمینال ورودی قرار دارد. این کلید دارای سه حالت DC, AC و GND (Ground یا زمین - سیم مشترک) است. اگر کلید در حالت DC قرار داده شود، سیگنال ورودی به‌طور مستقیم وارد اسیلوسکوپ می‌شود. به عبارت دیگر اگر سیگنال ورودی DC باشد یا جزء DC داشته باشد مستقیماً وارد اسیلوسکوپ می‌شود ورودی صفحه‌ی نمایشگر ظاهر می‌گردد (شکل الف-۲-۱۱۸).

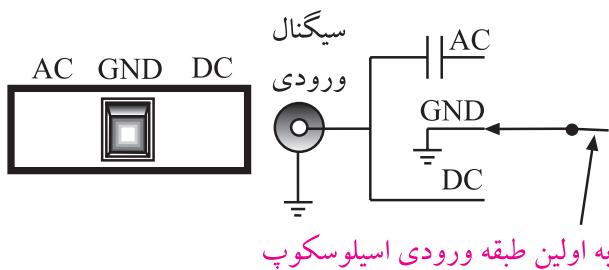در صورتی که کلید AC-GND-DC طبق شکل ب-۲-۱۱۸ در وضعیت AC قرار گیرد، در مسیر ورودی مدار اسیلوسکوپ، یک خازن قرار می‌گیرد. این خازن مانع عبور جریان DC و ورود آن به اسیلوسکوپ می‌شود. در این حالت فقط سیگنال AC وارد مدار اسیلوسکوپ می‌شود و روی صفحه‌ی نمایشگر ظاهر می‌گردد.



ج - کلید در حالت GND قرار دارد لذا ورودی اسیلوسکوپ به زمین اتصال کوتاه می شود و هیچ سیگنالی نمی تواند وارد مدار شود.

ادامه‌ی شکل ۲-۱۱۸ - نحوه عملکرد کلید AC-GND-DC اسیلوسکوپ

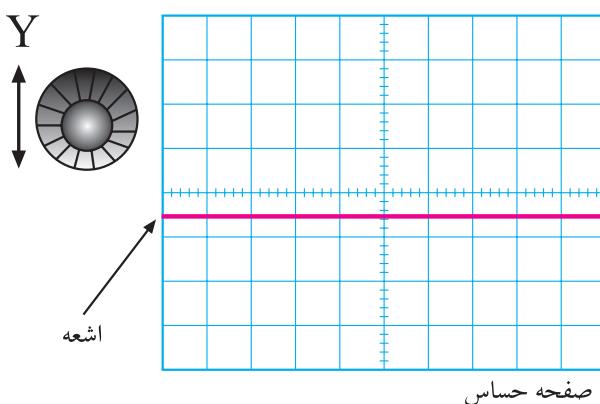

شکل ۲-۱۱۹ - تنظیم صفر اشعه (محور افقی) با استفاده از ولوم تغییر مکان y



شکل ۲-۱۲۰ - مدارهای موجود در اسیلوسکوپ

چنان‌چه کلید سه‌حالته‌ی AC-CND-DC در وضعیت مشترک یا زمین (GND) قرار گیرد. ارتباط ترمینال ورودی با مدار داخلی اسیلوسکوپ قطع می‌شود و سیگنال ورودی نمی‌تواند وارد مدار داخلی اسیلوسکوپ شود. به عبارت دیگر، ورودی اسیلوسکوپ به زمین دستگاه متصل می‌شود، (شکل ج ۲-۱۱۸).

توجه داشته باشید که همواره قبل از متصل کردن سیگنال مورد اندازه‌گیری به ترمینال ورودی اسیلوسکوپ، باید کلید AC-CND-DC را در وضعیت GND قرار دهید و مکان صفر اشعه را تنظیم کنید. معمولاً مکان صفر را در وسط صفحه‌ی حساس در نظر می‌گیرند.

برای تنظیم صفر می‌توانید از ولوم تغییر مکان قائم (y) استفاده کنید. با تغییر مکان این ولوم، می‌توان اشعه (محور افقی) را در جهت قائم جابه‌جا کرد. شکل ۲-۱۱۹، اشعه و ولوم تنظیم مکان y را نشان می‌دهد.

کلیدها، ولوم‌ها و سلکتورهای اسیلوسکوپ


برای این که بتوان امواج را روی صفحه‌ی اسیلوسکوپ به نمایش درآورد، لازم است در داخل اسیلوسکوپ مدارهای خاصی در نظر گرفته شود. به طور کلی مدارهای داخلی دستگاه اسیلوسکوپ را می‌توان به چهار دسته‌ی زیر تقسیم کرد :

- مدارهای قائم یا vertical
- مدارهای افقی یا horizontal
- مدارهای تحریک یا trigger
- مدارهای جانبی

برای هریک از سامانه‌های ذکر شده روی صفحه جلویی اسیلوسکوپ کنترل‌هایی وجود دارد. کاربر توسط این کنترل‌ها می‌تواند تنظیم‌های مورد نیاز را برای به‌دست آوردن بهترین شکل موج انجام دهد (شکل ۲-۱۲۰). اسیلوسکوپ‌ها در انواع یک کاناله و دو کاناله ساخته می‌شوند. امروزه اغلب اسیلوسکوپ‌ها دو کاناله هستند.


در شکل ۲-۱۲۱ کلیدها،
ولوم‌ها و سلکتورهای یک
اسیلوسکوپ دوکاناله را ملاحظه
می‌کنید.

توجه: مناسب با طراحی و سلیقه‌ی کارخانه‌ی سازنده، محل سلکتورها و کلیدها و ولوم‌ها جا به جا می‌شود. مثلاً ولوم intensity ممکن است در بالا سمت چپ، بالا سمت راست، پایین سمت چپ، پایین سمت راست یا در وسط قرار گیرد. اما عملکرد آن برای تمام اسیلوسکوپ‌ها یکسان است.

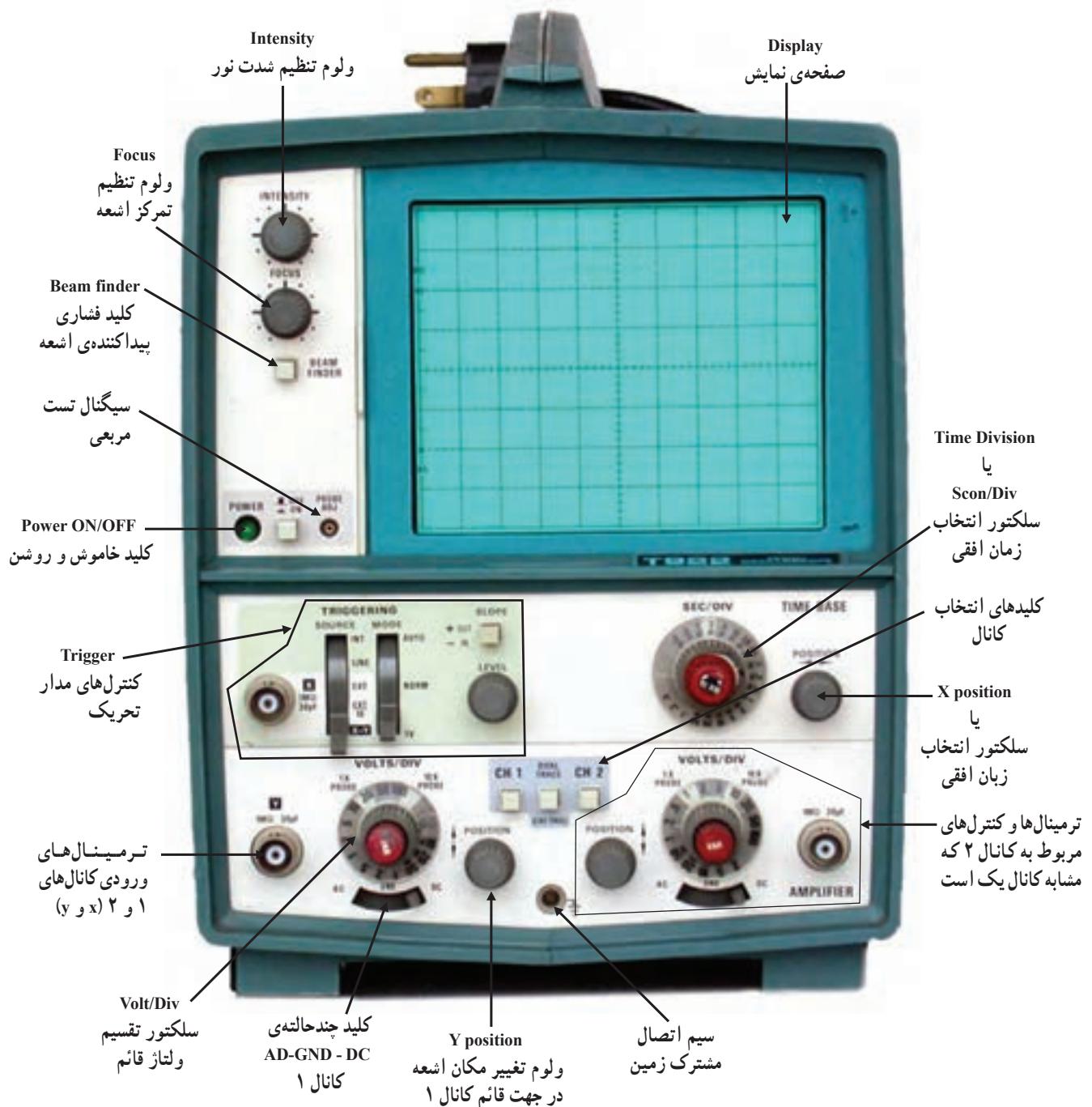


شکل ۲-۱۲۱—سلکتورها، کلیدها و ولوم‌های یک نمونه اسیلوسکوپ یک کاناله

خواندن مقادیر ولتاژ سلکتور ولت بر قسمت و نحوه استفاده از آن

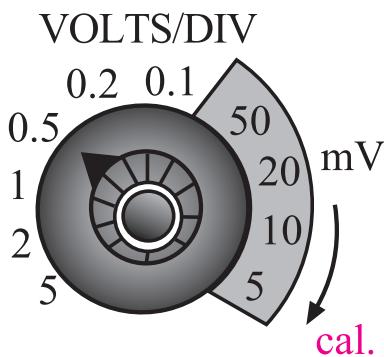

شکل ۲-۱۲۲- اعدادی که نشانک در مقابل آن قرار می‌گیرد، میزان انحراف اشعه را در جهت عمودی برای یک خانه مشخص می‌کند.

همان طور که در شکل ۲-۱۲۲ مشاهده می‌شود، روی پانل اسیلوسکوپ برای هر یک از کانال‌ها، یک سلکتور ولت بر قسمت قرار دارد. این کلید مشابه کلید رنج ولت متر یا مولتی متر است. عددی که در مقابل نشانک (علامت پیکان یا برجستگی روی ولوم یا سلکتور) قرار می‌گیرد مقدار ولتاژ را برای هر خانه نشان می‌دهد. در شکل ۲-۱۲۲ نشانک در مقابل 0.5° ولت قرار دارد. بنابراین، هر خانه در جهت عمودی مشخص کننده ولتاژی برابر با 0.5° ولت است. یعنی اگر دامنه‌ی سیگнал مورد اندازه‌گیری به اندازه چهارخانه منحرف شود، میزان ولتاژ آن برابر با 0.5° یعنی دو ولت است.

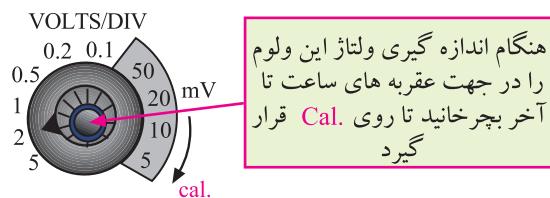


شکل ۲-۱۲۳- تنظیم ولوم کالیبراسیون

نکته‌ی مهم: هنگام اندازه گیری باید ولوم به طور کامل بسته شود تا اندازه گیری به طور صحیح صورت گیرد (شکل ۲-۱۲۳).

نحوه خواندن مقادیر روی صفحه‌ی نمایش اسیلوسکوپ

در صورتی که طبق شکل ۲-۱۲۴ نشانک روی عدد ۲ قرار داشته باشد و ولتاژی برابر با 2° ولت به ورودی اسیلوسکوپ متصل شود، مقدار انحراف اشعه روی صفحه‌ی نمایش برای ولتاژ ... یا ... برابر یک خانه خواهد بود. در صورتی که ولتاژ داده شده مثبت باشد، اشعه از مرکز یا نقطه صفر تنظیم می‌شود و به اندازه‌ی یک خانه به سمت بالا حرکت می‌کند و اگر ولتاژ ورودی منفی باشد اشعه به اندازه‌ی یک خانه به سمت پایین منحرف می‌شود. برای به دست آوردن ولتاژ ورودی کافی است که میزان انحراف اشعه‌ی روی صفحه‌ی نمایش (یعنی تعداد خانه‌ها) را در عدد انتخاب شده‌ی روی سلکتور ضرب کنیم.

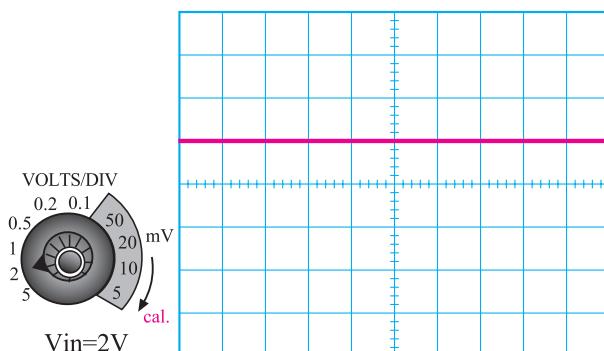


شکل ۲-۱۲۴- اگر ولتاژ ورودی 2° ولت باشد و نشانک روی 2° قرار گیرد، اشعه به اندازه‌ی یک خانه منحرف می‌شود.


مقدار ولتاژ
ورودی

تعداد خانه‌های
انحراف اشعه

عدد روی سلکتور
.....

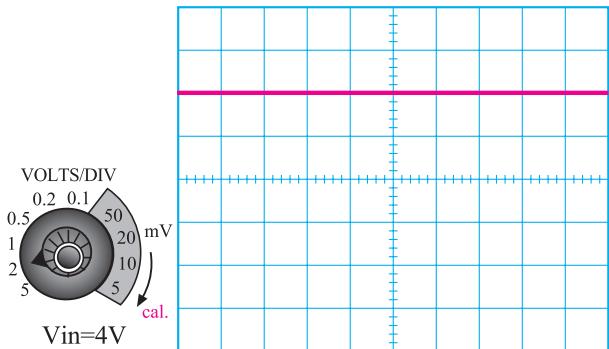

شکل ۲-۱۲۵—در این شکل ولتاژ ورودی 4 Volt است و نشانک روی 2 قرار دارد. بنابراین اشعه به اندازه‌ی دو خانه منحرف می‌شود.

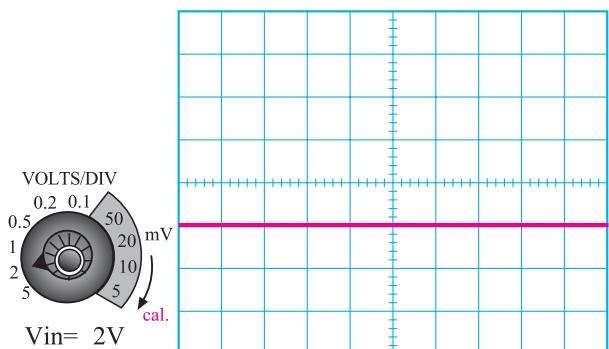


شکل ۲-۱۲۶—نشانک روی 2 ولت قرار دارد، اشعه‌ی یک خانه به پایین منحرف شده، بنابراین ولتاژ ورودی 2 ولت است.

در صورتی که ولتاژ ورودی برابر با 4 ولت باشد و نشانک روی عدد 2 قرار دهیم. اشعه به اندازه 2 خانه منحرف می‌شود. هرگاه ولتاژ ورودی مثبت باشد (ورودی نسبت به زمین مثبت باشد) اشعه نسبت به نقطه‌ی صفر تعریف شده به سمت بالا حرکت می‌کند (شکل ۲-۱۲۵). در صورتی که ولتاژ منفی باشد اشعه به سمت پایین حرکت می‌کند (شکل ۲-۱۲۶).

نکته‌ی مهم: در صورتی که نشانک روی عدد 2 قرار گیرد و اشعه دو خانه به سمت بالا منحرف شود و کلید دو حالت‌های پروب روی $1\times$ باشد باید مقدار ولتاژ خوانده شده را در عدد $1\times$ ضرب کنیم. یعنی در این حالت ولتاژ برابر با $2\times$ ولت خواهد شد.


توجه: برای جلوگیری از اشتباه در خواندن مقادیر، حتماً به محل قرارگرفتن کلید دو حالت $1\times$ و $1\times$ دقت کنید.

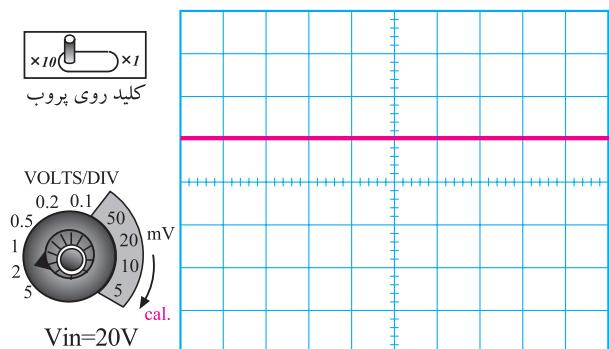

شکل ۲-۱۲۷—نشانک روی عدد 2 ولت قرار دارد و اشعه‌ی یک خانه به سمت بالا منحرف شده است. از آن جا که کلید دو حالتی پروب روی $1\times$ قرار دارد ولتاژ ورودی برابر با $+20$ ولت خواهد شد.


در شکل ۲-۱۲۷ اثر ضربی ده پروب روی شکل موج نشان داده شده است. در این شکل سلکتور Volt/Div روی عدد 2 قرار دارد و اشعه به اندازه یک خانه منحرف شده است. از آن جا که کلید دو حالتی پروب روی $1\times$ گذاشته شده مقدار ولتاژ خروجی برابر با 20 ولت خواهد شد.

$$\begin{array}{lcl} \text{مقدار} & = & \text{مقدار} \\ \text{ولتاژ} & = & \text{انحراف} \\ \text{ورودی} & = & \text{اشعه} \\ 20 & = & 1 \end{array} \times \begin{array}{lcl} \text{عدد} & = & \text{ضریب} \\ \text{انتخابی روی} & = & \text{کلید} \\ \text{Volt/Div} & = & \text{پروب} \\ 2 & = & 10 \end{array}$$

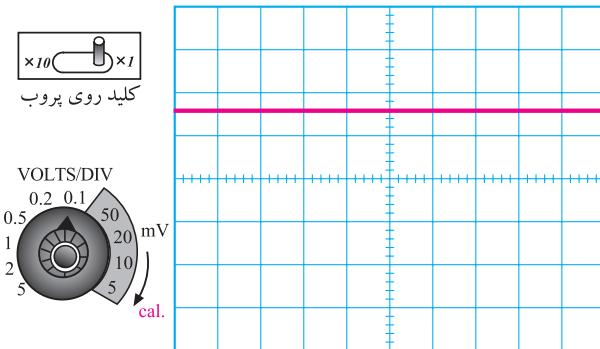

شکل ۲-۱۲۸— نشانک روی mV/Div ... و کلید پروب روی $\times 1$ قرار دارد. چون اشعه به اندازه $1/6$ خانه منحرف شده است پس ولتاژ ورودی برابر با mV ... خواهد شد.

به طور کلی برای خواندن مقدار ولتاژ از روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ باید ابتدا میزان انحراف اشعه را مشخص کنیم، سپس عدد روی سلکتور Volt/Div را بخوانیم و در نهایت به ضرب پروب توجه کنیم. حاصل ضرب این مقادیر ولتاژ ورودی خواهد بود. در صورتی که میزان انحراف اشعه بین دو خانه قرار گیرد، مقادیر اعشاری آن را به حساب می‌آوریم. در شکل ۲-۱۲۸ نمونه‌ای از این حالت را ملاحظه می‌کنید. در این شکل نشانک روی عدد 10 قرار دارد و اشعه به اندازه $1/6$ خانه منحرف شده است. بنابراین، ولتاژ ورودی برابر با 16 میلی ولت خواهد شد $16 \text{ mV} = 16 \times 10 \text{ mV}$.

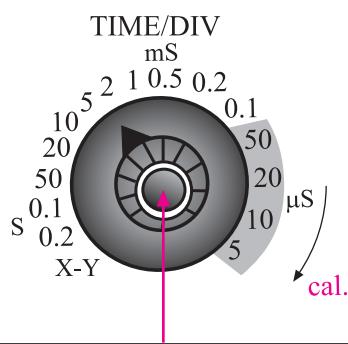


هنگام اندازه گیری زمان تناوب این ولوم را در جهت عقربه های ساعت تا آخر بچرخانید تا روی Cal قرار گیرد.

شکل ۲-۱۲۹— سلکتور Time/Div و ولوم کالیبراسیون روی آن. به واحدهای روی هر تقسیم بندی توجه کنید.


خواندن مقادیر زمان تناوب

نحوه استفاده از سلکتور زمان بر قسمت Time/Div: یکی دیگر از سلکتورهای دستگاه اسیلوسکوپ، سلکتور زمان بر قسمت Time/Div است این سلکتور در ارتباط با محور افقی کار می‌کند. با تنظیم این سلکتور می‌توان تعداد سیکل‌های سیگнал مورد اندازه گیری را روی صفحه نمایش تغییر داد و زمان تناوب موج را اندازه گرفت. روی این سلکتور نیز یک دکمه کالیبراسیون (cal) وجود دارد که باید هنگام اندازه گیری این ولوم را در جهت عقربه های ساعت تا آخر بچرخانید تا روی cal قرار گیرد. معمولاً روی سلکتور Time/Div تقسیم بندی زمان بر حسب ثانیه (S) میلی ثانیه (ms) و میکروثانیه (μs) امکان پذیر است. شکل ۲-۱۲۹ ۲ تصویر یک نمونه سلکتور Time/Div را نشان می‌دهد.

در سلکتور Time/Div، علامت نشانک روی هر عددی که قرار می‌گیرد مدت زمانی را نشان می‌دهد که اشعه مسیر یک خانه را طی می‌کند برای مثال در شکل ۲-۱۳۰، نشانک روی عدد ۲ میلی ثانیه قرار دارد. بنابراین هر خانه افقی نشان دهنده زمان ۲ میلی ثانیه است.

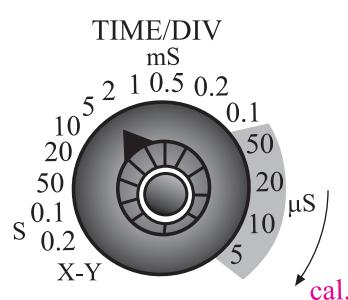

شکل ۲-۱۳۰— نشانک روی عدد دو میلی ثانیه قرار دارد. بنابراین، هر خانه افقی برابر با 2 میلی ثانیه است.

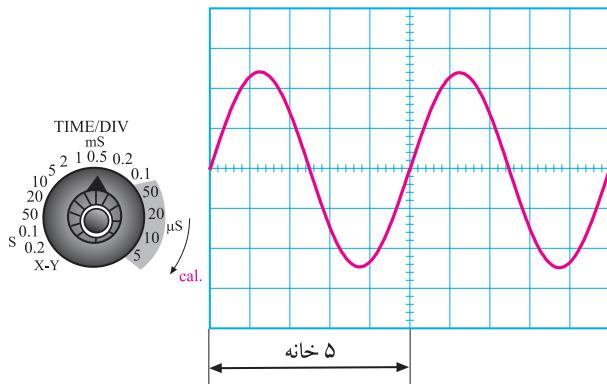

شکل ۱۳۱-۲- اندازه‌گیری زمان تناوب

$$T = \frac{1}{f} \quad \times \quad \therefore \quad f = \frac{1}{T} \quad \text{Hz}$$

اندازه‌گیری زمان تناوب: برای اندازه‌گیری زمان تناوب، ابتدا تعداد خانه‌هایی را که زمان یک سیکل را نشان می‌دهد می‌شماریم. سپس تعداد خانه‌ها را در زمان سلکتور Time/DiV می‌کنیم. عدد به دست آمده زمان تناوب موج مورد اندازه‌گیری است. برای مثال در شکل ۲-۱۳۱، نشانک Time/DiV روی عدد 0.5ms قرار دارد و تعداد خانه‌های مربوط به یک سیکل کامل برابر با ۵ خانه است. بنابراین، زمان تناوب برابر با $2/5$ میلی‌ثانیه می‌شود.

زمان تناوب	=	عدد نشانک	تعداد خانه‌های
موج موردنیاز	=	روی سلکتور	نمایش داده شده
اندازه‌گیری	=	Time/DIV	برای یک سیکل
$T = . / . \text{ ms}$	=	$\circ / 0 \text{ ms}$	5 خانه

توجه داشته باشید که اسیلوسکوب نمی‌تواند فرکانس را اندازه بگیرد. برای بدست آوردن فرکانس از رابطه‌ی $F = \frac{1}{T}$ استفاده می‌کنیم. بنابراین، مقدار فرکانس برای موج مورد نداده‌گیری، رابط است با:

$$F = \frac{1}{T} = \frac{1}{2/5 \times 1.0} = 5.0 \text{ Hz}$$

بنابراین، زمان تناوب موج مورد اندازه‌گیری برابر با $2/5$ میلی ثانیه و فرکانس آن برابر با 400 هرتز است.

تفاوت بین اسیلوسکوپ‌های یک کاناله، دو کاناله و چهار کاناله: همان طور که قبل ذکر شد، اسیلوسکوپ‌ها به صورت یک، دو و چهار کاناله ساخته می‌شوند. قسمت Time/DiV مدارهای تحریک و ثبیت این اسیلوسکوپ‌ها مشترک است و تنها تفاوت آن در قسمت عمودی یا Volt/DiV است. توجه داشته باشید که تنظیم‌های مربوط به قسمت Volt/DiV کانال‌ها با هم مشابه‌تند. اسیلوسکوپ‌های یک کاناله فقط می‌توانند


با مراجعه به سایت های اینترنتی و منابع دیگر بررسی نمایید آیا اسیلوسکوپی وجود دارد که توسط آن بتوان مقادیر را به طور مستقیم بدون ضرب و تقسیم به دست آورد. نتیجه تحقیق خود را به طور حلاصه بنویسد.



شکل ۲-۱۳۲— اسیلوسکوپ دو کاناله دیجیتالی. اسیلوسکوپ دو کاناله می‌تواند و شکل موج را به طور هم زمان روی نمایشگر نشان دهد.



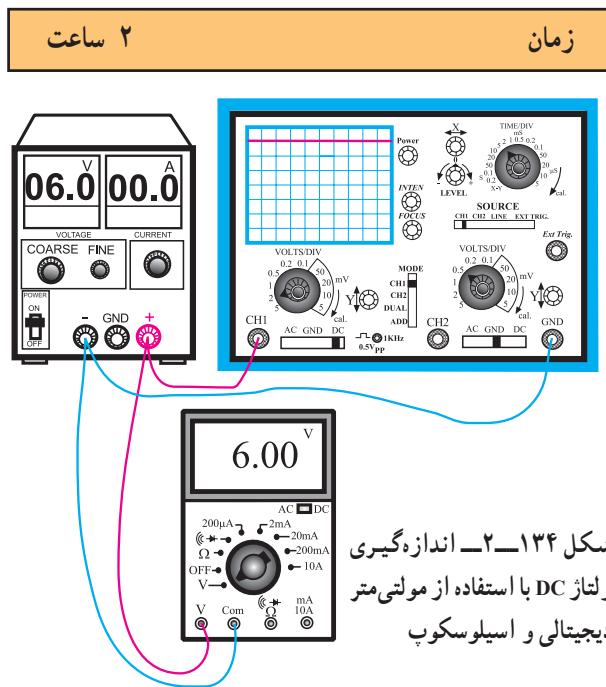شکل ۲-۱۳۳— یک نمونه دستگاه اسکنر (scanner) خودرو را نشان می‌دهد، که در آن از اسیلوسکوپ استفاده شده است.



۱۶۱

یک شکل موج را نشان دهن. در صورتی که اسیلوسکوپ‌های چند کاناله می‌توانند چند موج را به طور هم زمان نشان دهند. اسیلوسکوپ‌های مدرن امروزی به صورت دیجیتالی ساخته می‌شوند و سلکتورهای آن‌ها نیز دیجیتالی هستند. در شکل ۲-۱۳۲، یک نمونه از این نوع اسیلوسکوپ را، که روی صفحه‌ی آن دو شکل موج نشان داده شده است، ملاحظه می‌کنید. روی اسیلوسکوپ کلیدها، ولومنها و سلکتورهای دیگری نیز وجود دارد که به تدریج با آن‌ها آشنا خواهید شد.

در شکل ۲-۱۳۳ یک نمونه دستگاه بررسی عملکرد موتور اتومبیل‌های جدید را ملاحظه می‌کنید. توسط این دستگاه می‌توانید عملکرد موتور را اسکن کنید و عیوب آن را بیابید. همان‌طور که ملاحظه می‌شود این دستگاه دارای یک نمایشگر ال سی دی (LCD) است و مشابه اسیلوسکوپ عمل می‌کند.

توجه: اسکن scan کردن به معنی مرور کردن و بررسی کردن است. هنگامی که می‌گوییم موتور اتومبیل را اسکن می‌کیم یعنی عملکرد آن را بررسی و مرور می‌نماییم تا بتوانیم صحت کار آن را تأیید کنیم.

۲-۵-۱۲— کار عملی: اندازه‌گیری ولتاژ DC
اسیلوسکوپ و مولتی‌متر دیجیتال
● تجهیزات مورد نیاز: منبع تغذیه DC – مولتی‌متر دیجیتال – اسیلوسکوپ – سیم رابط مراحل اجرای آزمایش
– مدار شکل ۲-۱۳۴ را بیندید.

- کلیه‌ی دکمه‌ها، سلکتورها و ولومنهای منبع تغذیه، اسیلوسکوپ و مولتی‌متر را شناسایی کنید.
- یک بار دیگر مدار را مورد بررسی قرار دهید تا اشتباہی نداشته باشد.
- اسیلوسکوپ را روشن کنید و کمی صبر کنید تا گرم شود.

– به کمک ولوم Inten، نور اشعه را در حدی تنظیم کنید
که اشعه قابل دیدن باشد.

– به کمک ولوم focus، اشعه را به گونه‌ای تنظیم کنید که
کاملاً متمرکز و نورانی باشد. اشعه باید فوق العاده باریک باشد و
در حد یک نقطه روشن دیده شود.

– بعد از انجام تنظیم‌های فوق، تنظیم‌های زیر را روی
کanal یک CH1 اسیلوسکوپ انجام دهید.

○ کلید Mode را در حالت CH1 بگذارید.

○ کلید AC-CND-DC را در وضعیت GND قرار دهید.

○ به کمک ولوم جایه‌جاکننده اشعه در جهت قائم (y),
اسعه را در مرکز صفحه‌ی حساس تنظیم کنید.

○ سلکتور V/DIV را روی عدد ۲ بگذارید.

○ ولوم Volt/Variable را در جهت عقربه‌های ساعت تا
آخر بچرخانید، به طوری که نشانک آن در مقابل Cal قرار گیرد.

○ سلکتور Time/Div را روی ۰/۵ms بگذارد.

○ ولوم Time Variable را روی حالت cal قرار دهید.

– در این حالت باید یک خط افقی روی صفحه ظاهر شود.

– مولتی‌متر دیجیتال را روی حالت DC و حوزه‌ی کار
مناسب بگذارید.

– منبع تغذیه را روشن کنید.

– ولوم منبع تغذیه را به آرامی افزایش دهید و به طور هم‌زمان
به صفحه‌ی اسیلوسکوپ نگاه کنید. باید اشعه به سمت بالا حرکت
کند.

– ولتاژ تغذیه را به ۶ ولت برسانید.


– شکل موج مشاهده شده روی صفحه‌ی حساس را روی
شکل ۲-۱۳۵ رسم کنید.

– مقدار ولتاژ DC را از روی اسیلوسکوپ محاسبه کنید
و مقدار آن را زیر نمودار شکل ۲-۱۳۵ بنویسید.

– در شرایطی که منبع تغذیه به اسیلوسکوپ وصل است
کلید AC-GND-DC را در وضعیت AC قرار دهید.

– در این حالت اسیلوسکوپ مقدار ولتاژ DC را صفر
نشان می‌دهد! علت را شرح دهید.

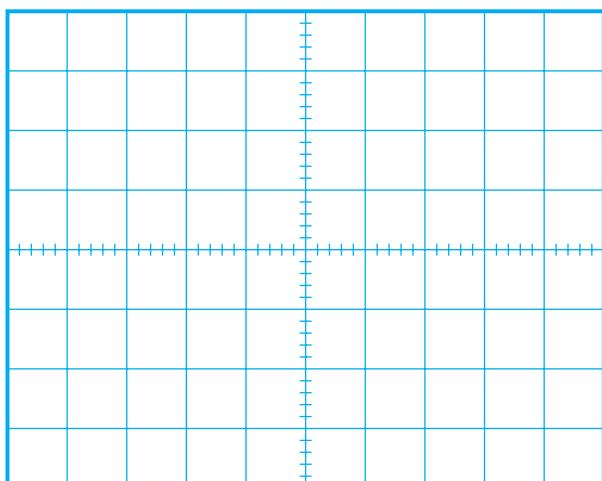در صورتی که برای تنظیم اسیلوسکوپ با
مشکلی مواجه شدید از مری کارگاه کمک بگیرید.
توجه داشته باشید که اگر در هنگام تنظیم
اسیلوسکوپ به طور برنامه‌ریزی شده و دقیق و مطابق
دستور کار عمل نکنید، نمی‌توانید اشعه را روی
صفحه اسیلوسکوپ بیاورید. تنظیم بی‌مورد و بدون
هدف و لوم‌ها، کنترل‌ها و سلکتورها، هیچ نتیجه‌ای
به جز اثلاف وقت و خستگی ندارد.




$$\text{مقدار ولتاژ} \quad = \quad \text{عدد} \quad \times \quad \text{تعداد خانه‌های عمودی}$$

وروودی

$$\therefore = \quad \times \quad = \quad . . .$$


شکل ۲-۱۳۵ – اندازه‌گیری و محاسبه‌ی ولتاژ ..
توسط کanal ۱ اسیلوسکوپ و مولتی‌متر دیجیتالی

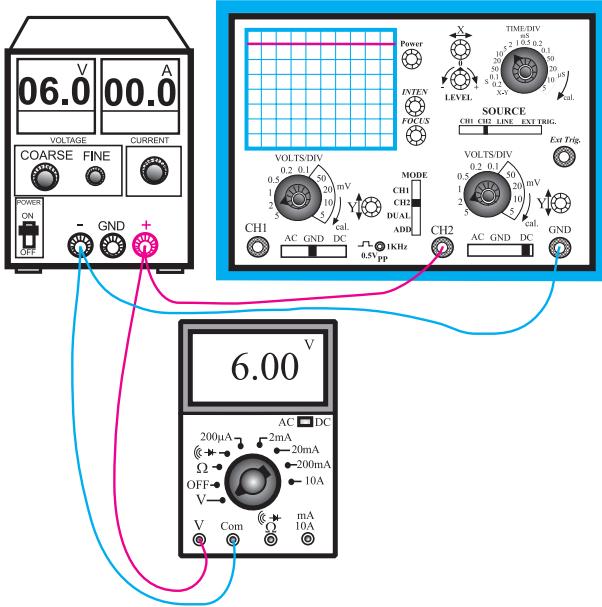

شکل ۲-۱۳۶—مدار اندازه‌گیری ولتاژ با کانال ۲ اسیلوسکوپ

به چه دلیل هنگامی که کلید روی AC قرار می‌گیرد، ولتاژ DC را صفر نشان می‌دهد؟

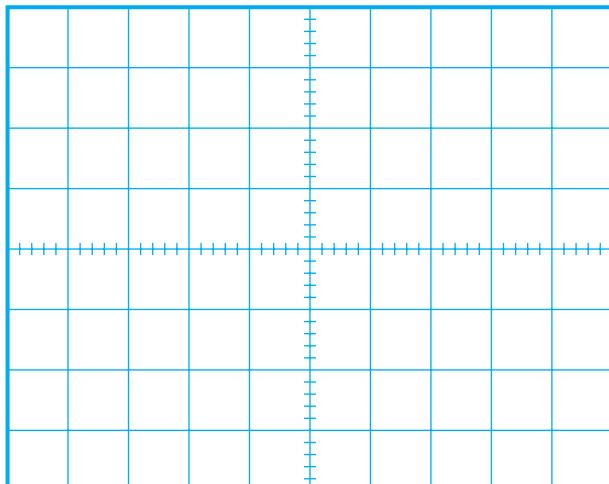.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



$$\text{مقدار ورودی اسیلوسکوپ} = \frac{\text{تعداد خانه‌های قائم}}{\text{عدد مربوط به Volt/DIV}}$$

$$V_{..} = V_{..} = \boxed{} \times \boxed{}$$

شکل ۲-۱۳۷—اندازه‌گیری ولتاژ ورودی


— طبق شکل ۲-۱۳۶ مراحل اجرای آزمایش را برای کانال ۲ نیز تکرار کنید و شکل موج ظاهرشده روی صفحه‌ی اسیلوسکوپ را در شکل ۲-۱۳۷ رسم کنید.

— مقدار ولتاژ اندازه‌گیری شده توسط مولتی‌متر دیجیتال را یادداشت کنید.


$$V_{DC} = \text{volt}$$

— درصورتی که آزمایش را درست انجام داده باشید باید مقادیر اندازه‌گیری شده با اسیلوسکوپ و مولتی‌متر دیجیتال یکسان باشد.

— درصورتی که نتایج یکسان نبود، مراحل اجرای آزمایش را تکرار کنید.

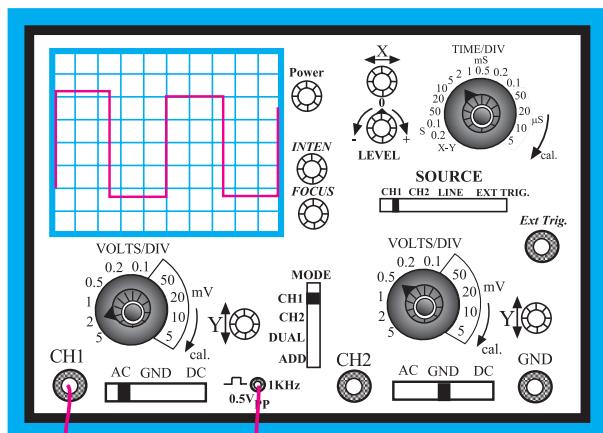

شکل ۲-۱۳۸— اندازه‌گیری موج مربعی کالیبراسیون اسیلوسکوپ مشاهده می‌شود.

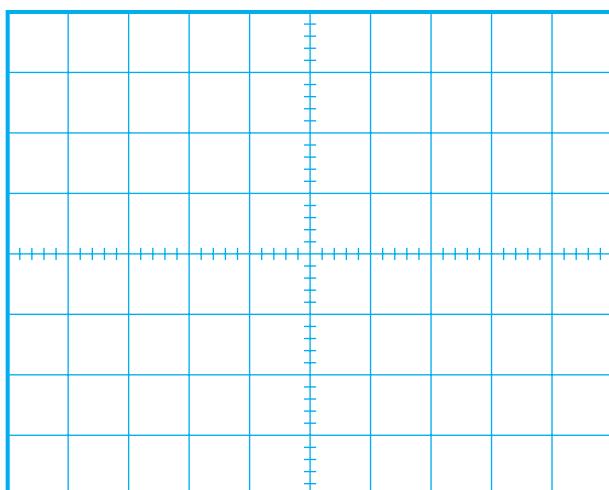

شکل ۲-۱۳۹— ترسیم و اندازه‌گیری موج مربعی کالیبراسیون اسیلوسکوپ

آیا فرکانس اندازه‌گیری شده در حدود ۱KHz است؟

۱۳-۵-۲— کار عملی: مشاهده و اندازه‌گیری موج

مربعی تولیدشده توسط اسیلوسکوپ جهت کالیبراسیون

۰ تجهیزات مورد نیاز: اسیلوسکوپ

۵ مراحل اجرای آزمایش

– طبق مراحل کار عملی شماره‌ی ۱۲-۵-۲ تنظیم‌های

اولیه‌ی اسیلوسکوپ را انجام دهید.

– سلکتور V/Div را روی ۱/۰ ولت بگذارید.

– سلکتور Time/Div را روی ۰/۲ میلی ثانیه قرار دهید.

پرور اسیلوسکوپ را طبق شکل ۲-۱۳۸ به خروجی

مربعی ۰/۵V ۱KHz متصل کنید.

توجه: کلیه‌ی اسیلوسکوپ‌ها دارای

خروچی کالیبره شده‌ی مربعی، ولتاژی در حدود

۰/۵ دقت و فرکانس ۱KHz هستند.

– شکل موج مربعی ظاهر شده روی صفحه‌ی اسیلوسکوپ

را در شکل ۲-۱۳۹ رسم کنید.

– مقدار زمان تناوب را اندازه بگیرید.

– مقدار فرکانس از رابطه زیر قابل اندازه‌گیری است.

زمان تناوب \times Time/DIV = تعداد خانه‌های افقی

$$\boxed{} \times \boxed{} = \boxed{}$$

– مقدار فرکانس را از رابطه $F = \frac{1}{T}$ محاسبه کنید.

$$F = \frac{1}{T} = \text{Hz}$$

– آیا فرکانس اندازه‌گیری شده حدوداً برابر با ۱KHz

است؟ شرح دهید؟

– دامنه‌ی ولتاژ موج مربعی را توسط اسیلوسکوپ

اندازه بگیرید. مقدار دامنه باید برابر با $0/5V_{pp}$ باشد.

– این آزمایش را با کانال به اسیلوسکوپ مجدداً انجام دهید.

– پرور اسیلوسکوپ را روی $1/0$ بگذارید و مقدادر

را اندازه‌گیری کنید.

– مراحل را آن قدر تکرار کنید تا کاملاً مسلط شوید.

۱۴-۵-۲ کار عملی: استفاده از سیگنال ژنراتور

و اسیلوسکوپ

○ تجهیزات و مواد مورد نیاز: اسیلوسکوپ، سیگنال ژنراتور، سیم رابط.

○ مراحل اجرای آزمایش

- کنترل ها و دکمه های سیگنال ژنراتور موجود در کارگاه را شناسایی کنید و با مراجعه به راهنمای دستور کار آن، نحوه استفاده از آن را یاد بگیرید.

- اسیلوسکوپ را طبق دستور کار گفته شده در کار عملی ۲-۵-۲ تنظیم کنید.

- علاوه بر تنظیم های صورت گرفته برای اسیلوسکوپ، تنظیم های زیر را نیز انجام دهید.

○ ولوم Level را در حالت صفر (تقریباً در وسط) تنظیم کنید.

○ Time/Div را روی عدد $2\text{ ms}/\text{div}$ بگذارید.

○ Volt/DIV را روی یک ولت قرار دهید.

○ کلید source از «تريگر Trigger» را روی حالت $\text{CH}1$ بگذارید.

- سیگنال ژنراتور را روی موج سینوسی با فرکانس 1 KHz قرار دهید.

○ مدار شکل ۱۴-۲ را بیندید.

- با تغییر ولوم level شرایطی را به وجود آورید تا موج ثابت بماند.



در صورت داشتن مشکل از مرتبی خود

کمک بگیرید.


- دامنه ای سیگنال ژنراتور را طوری تغییر دهید تا سه خانه از صفحه ای اسیلوسکوپ را پوشش دهد.

- شکل موج ظاهر شده را با مقیاس مناسب در شکل

۱۴۱ رسم کنید.

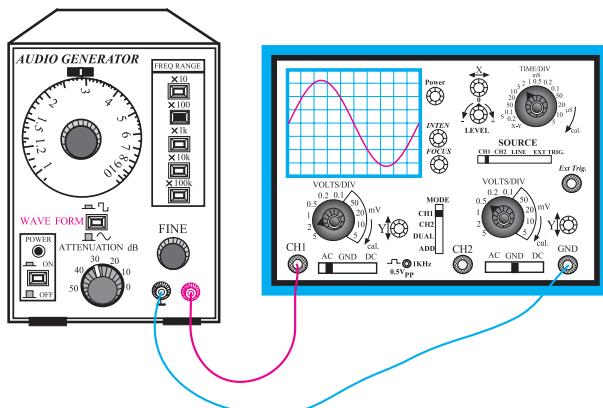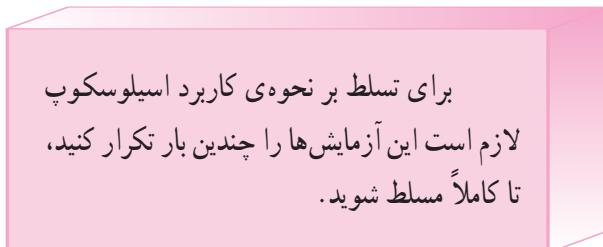

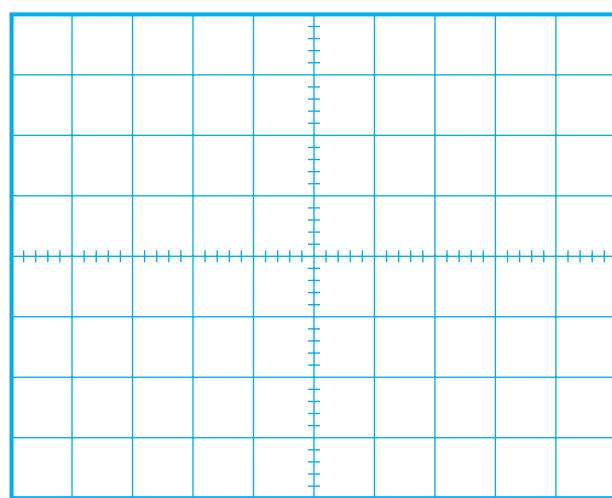
شکل ۱۴۰-۲- اندازه گیری فرکانس و ولتاژ سیگنال ژنراتور به وسیله ای اسیلوسکوپ



$$F = \text{Hz}$$

$$V_{PP} = \text{Volt}$$



شکل ۱۴۱-۲- شکل موج سینوسی سیگنال ژنراتور

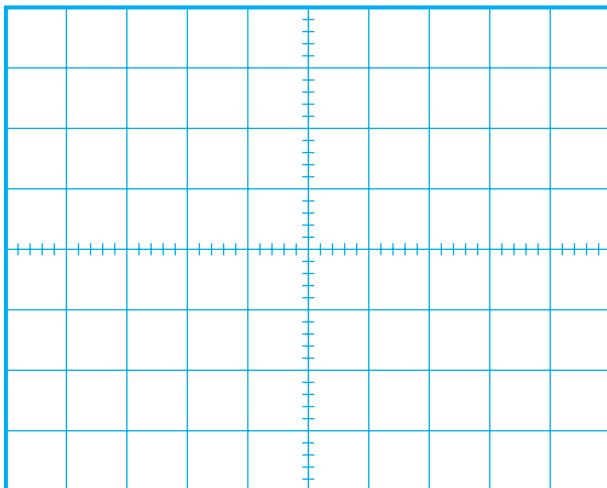

$$F = \text{Hz}$$

$$V_{PP} = \text{Volt}$$

شکل ۲-۱۴۲- شکل موج مربعی خروجی سیگنال ژنراتور

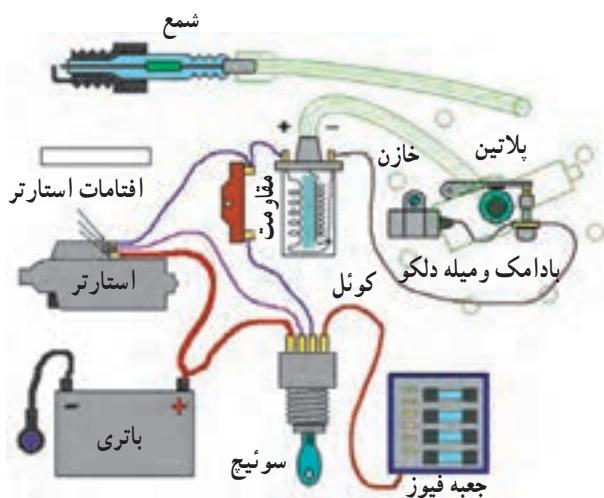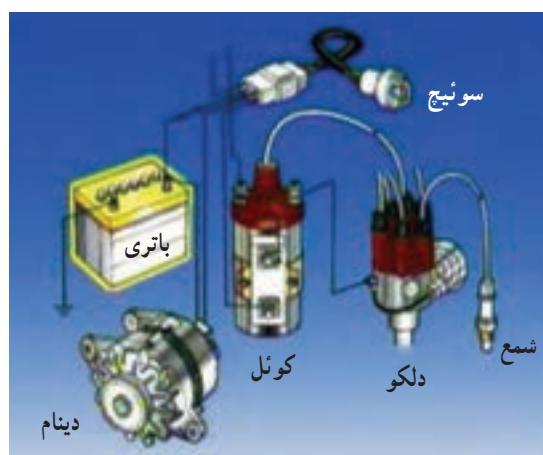

شکل ۲-۱۴۳- نقشه‌ی سیستم جرقه‌زنی اتومبیل‌های قدیمی و نمونه‌ای از دلکو و کوئل

- کلید شکل موج سیگنال ژنراتور را به موج مربعی تغییر دهید و شکل موج ایجاد شده را روی شکل ۲-۱۴۲، رسم کنید.
- مقدار فرکانس و دامنه‌ی موج‌های مربعی و سینوسی را اندازه بگیرید.

$$F_1 = V_1 =$$

$$F_2 = V_2 =$$

- مراحل آزمایش را برای فرکانس‌های ۲KHz و ۱۰۰Hz تکرار کنید تا سلطه کافی به دست آورید.


توجه: زمانی روی اسیلوسکوپ سلطه پیدا

می‌کنید که تمرین کافی داشته باشید، لذا سعی کنید از زمان کارگاه خود حداکثر استفاده را بنمایید.

۶-۲- آشنایی با کاربرد الکترونیک در خودرو

۶-۲-۱- ورود الکترونیک به خودرو


سیستم جرقه‌زنی: همان‌طور که در بخش مربوط به برق خودرو بیان شد، برای سیستم جرقه‌زنی و سیستم روشنایی خودرو نیاز به الکتریسیته داریم. این الکتریسیته از طریق باتری و ژنراتور (دینام یا آلترناتور) اتومبیل تأمین می‌شود. از آن جا که برای ایجاد جرقه نیاز به ولتاژ زیاد داریم از یک ترانسفورماتور ولتاژ زیاد به نام کوئل استفاده کنیم. در سیستم‌های قدیمی خودرو برای جرقه‌زنی از پلاتین استفاده می‌کردند. به این ترتیب که با چرخش میل لنگ از طریق میل سوپاپ محور دلکو به دواران در می‌آمد و از طریق محور دلکو، پلاتین به صورت یک کلید قطع و وصل عمل می‌کرد و یک ولتاژ مربعی شکل (اموج مربعی شکل) را به وجود می‌آورد. این موج مربعی به کوئل خودرو، که یک ترانسفورماتور بود، می‌رسید و ولتاژ آن افزایش می‌یافت و حدود چندین کیلوولت را تولید می‌کرد. این ولتاژ از طریق سر دلکو و واير به شمع‌ها می‌رسید و جرقه زده می‌شد. به عبارت دیگر، قسمت مکانیزم زمان جرقه مکانیکی و تولید ولتاژ مورد نیاز از طریق یک ترانسفورماتور (کوئل) صورت می‌گرفت. در شکل ۲-۱۴۳، دو نمونه نقشه‌ی سیستم جرقه خودرو نشان داده شده است.

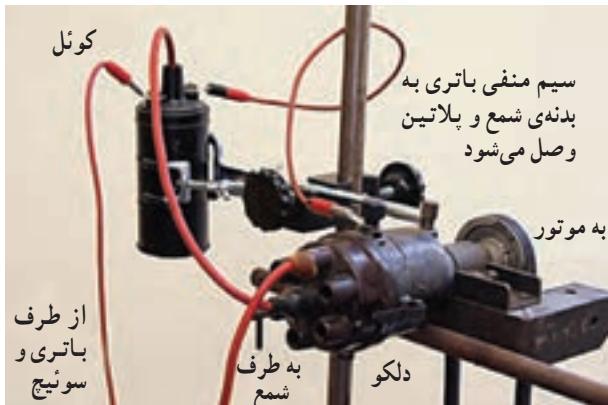

شکل ۲-۱۴۴-۲ مدار شبیه‌سازی شده سیستم جرقه‌زنی

در شکل ۲-۱۴۴-۲ تصویر دلکو و کوئل را، که خارج از اتومبیل شبیه‌سازی شده است، ملاحظه می‌کنید.

با این شبیه‌ساز Simvulator به آسانی می‌توانید عمل جرقه‌زنی شمع را از نزدیک مشاهده کنید. در بعضی از شبیه‌سازها به جای موتور از اهرم دستی برای چرخاندن میله‌ی دلکو استفاده می‌کنند.

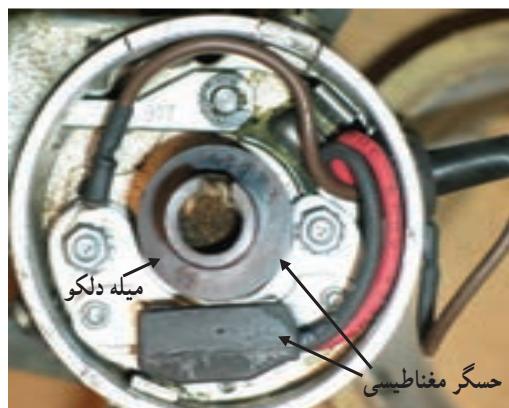

شکل ۲-۱۴۵-۲ سه نمونه حسگر استفاده شده در سیستم جرقه‌زنی

۷-۲- آشنایی با اصول طراحی و اجرای مدارهای ساده‌ی الکترونیکی

۱-۲-۷- مشکلات سیستم مکانیکی: حال زدن

پلاتین و از تنظیم خارج شدن آن یکی از اشکالات عمده‌ی پلاتین بود. بعد از کشف نیمه‌هادی‌ها و اختراع ترازیستورها، داشمندان به این فکر افتادند که به جای پلاتین از یک مدار الکترونیکی استفاده کنند. یعنی به جای پلاتین، که یک کلید تولید پالس مکانیکی بود، یک کلید الکترونیکی را جای‌گزین نمایند. پس از تحقیقات و آزمایش‌های تجربی طولانی مدت، حاصل تلاش آنان به نتیجه رسید و حسگر مغناطیسی جانشین پلاتین شد. در این روش، عمل قطع و وصل مدار و دادن فرمان به کلید الکترونیکی توسط حسگر مغناطیسی انجام می‌شود. آن‌گاه کلید الکترونیکی عمل قطع و وصل ولتاژ باتری را به کوئل منتقل می‌کند.

در شکل الف-۲-۱۴۵ و شکل ب-۲-۱۴۵ دو نمونه

حسگر مغناطیسی را مشاهده می‌کنید. همان طور که مشاهده می‌شود با چرخش میله‌ی دلکو، عمل قطع و وصل در حسگر مغناطیسی انجام می‌شود و فرمان را به مدار الکترونیکی می‌دهید. عمل قطع و وصل می‌تواند از طریق حسگر نوری نیز صورت پذیرد. نمونه‌ای از آن را در شکل ج-۲-۱۴۵ ملاحظه می‌کنید. عموماً مدار الکترونیکی دلکو در یک بسته‌بندی مستقل عرضه می‌شود.



الف



ب

شکل ۲-۱۴۶—دو نمونه سیستم الکترونیکی جرقه‌زنی
قابل نصب روی انواع خودروها

در شکل ۲-۱۴۶ دو نمونه مدار الکترونیکی جرقه‌زنی را مشاهده می‌نمایید. برای نصب سیستم الکترونیکی جرقه‌زنی باید به راهنمای کاربرد آن، که کارخانه‌ی سازنده تهیه کرده و در دسترس قرار داده است، مراجعه نمود. از آنجا که این مدارها بسیار حساس‌اند، باید هنگام نصب و راه‌اندازی کلیه‌ی نکات ایمنی ذکر شده توسط کارخانه‌ی سازنده را به طور دقیق رعایت کرد. از مزایای سیستم جرقه‌زنی الکترونیکی دوام زیاد و بی‌نیازی به تنظیم‌های مکرر است. استفاده از این سامانه امکان تولید جرقه‌ی مناسب و اشتعال کامل را فراهم می‌کند.


از سال ۱۹۷۵ اغلب موتورهای خودرو از سامانه‌ی جرقه‌زنی الکترونیکی برخوردار شده‌اند.

تنظیم زمان جرقه در سامانه‌های جرقه‌زنی الکترونیکی به نتایج مطلوبی منجر می‌شود، از جمله:


- ۱- بهتر روشن شدن موتور
- ۲- نرم و روان‌تر شدن موتور
- ۳- کاهش مصرف سوخت؛
- ۴- افزایش گشتاور و راندمان موتور؛
- ۵- کاهش گازهای آلاینده خروجی؛
- ۶- کاهش هزینه تعمیر و نگهداری سیستم جرقه.

۲-۷-۲- نحوه‌ی عملکرد سامانه‌ی جرقه‌زنی

الکترونیکی: سیستم جرقه‌زنی الکترونیکی یک مجموعه‌ی بدون کنکاتک الکتریکی است (contact less). یعنی بدون این که نیاز به پلاتین باشد تا به صورت مکانیکی، مدار را قطع و وصل کند. از یک کلید و حسگر مغناطیسی یا اشعه‌ی مادون قرمز (فروسرخ) استفاده می‌کنند. در سیستم نوری یک صفحه‌ی سوراخ دار که روی میل دلکو قرار می‌گیرد، در مسیر یک فرستنده و گیرنده‌ی نوری، که معمولاً مجموعه‌ای از فتودیو یا فتوترانزیستور است، قرار می‌گیرد. هنگامی که نور از سوراخ‌های صفحه عبور می‌کند فتودیو تحریک می‌شود و یک مدار الکترونیکی را راه‌اندازی می‌نماید. در مدار الکترونیکی پالس‌های مرتعی تولید می‌شود و به کوئل می‌رسد. در کوئل دامنه‌ی پالس‌ها افزایش می‌یابد و ولتاژ مورد نیاز را برای جرقه‌زنی فراهم می‌کند. در شکل ۲-۱۴۷ نمای بلوکی و در شکل

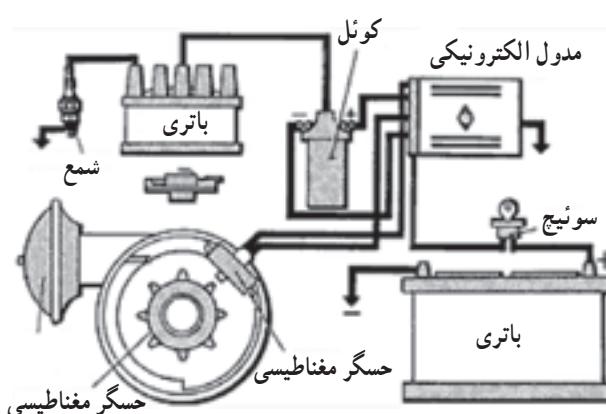

شکل ۲-۱۴۷—نمای بلوکی سیستم جرقه‌زنی الکترونیکی

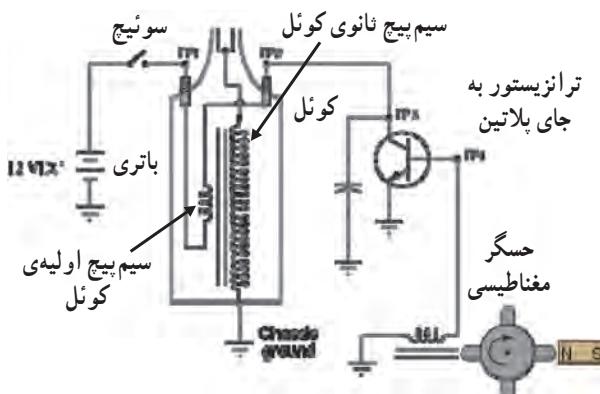


شکل ۲-۱۴۸—یک نمونه نقشه‌ی مدار ساده‌ی جرقه‌زنی الکترونیکی

۲-۱۴۸ یک نمونه نقشه‌ی مدار ساده‌ی جرقه‌زنی الکترونیکی را ملاحظه می‌کنید.

یادآور می‌شود که مجموعه‌ی مدار الکترونیکی سیستم جرقه‌زنی خودرو را غالباً به صورت آب‌بندی شده عرضه می‌کند و معمولاً قابل تعمیر نیست و در صورت خراب شدن باید تعویض شود.

۲ ساعت

زمان

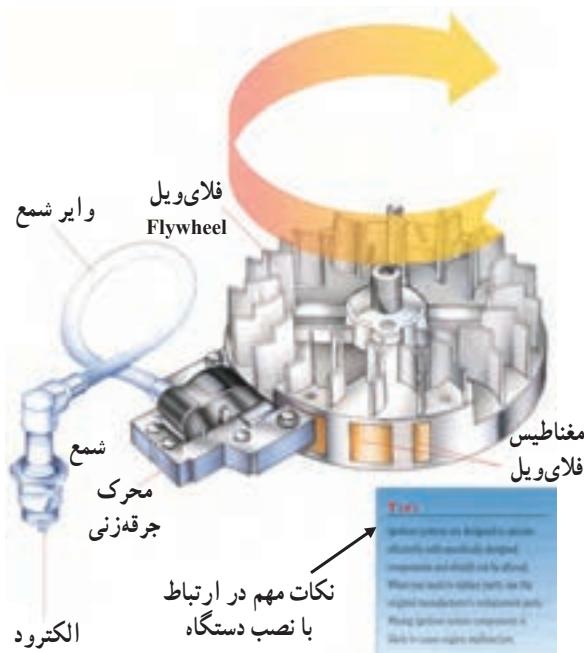

شکل ۲-۱۴۹

۲-۷-۳—تمرین عملی: آشنایی با نحوه نصب سیستم الکترونیکی جرقه‌زنی

● مواد و تجهیزات مورد نیاز: یک نمونه سیستم جرقه‌زنی الکترونیکی — راهنمای نصب سیستم جرقه‌زنی الکترونیکی

● مراحل اجرای تمرین عملی:

— دفترچه راهنمای نصب دستگاه جرقه‌زنی الکترونیکی را مورد مطالعه قرار دهید.

— خروجی‌ها و ورودی‌های دستگاه را شناسایی کنید. نمونه‌ی سیستم جرقه‌زنی را در شکل ۲-۱۴۹ مشاهده می‌کنید.

— درباره‌ی نحوه نصب دستگاه با هم کلاسی‌های خود بحث نمایید.

توجه: در صورتی که دستگاه در اختیار نداشته‌ید از طریق کامپیوتر و اینترنت کاتالوگ نمونه‌ی دستگاه را پیدا نمایید.

نتایج حاصل از فرآیند نصب سیستم جرقه‌زنی الکترونیکی را به‌طور خلاصه شرح دهید:

.....
.....
.....

۲-۸- شناسایی مبانی طراحی و اجرای مدارهای ساده‌ی الکترونیکی

۱- سامانه‌های خودکار بدن انسان، نمونه‌ای

در دسترس: سامانه‌های خودکار بدن انسان از جهتی ساده‌ترین نمونه‌های خودکارند. برای مثال در صورتی که انسان در بدن خود درد را احساس نکند خیلی زود فرسوده می‌شود و از دنیا می‌رود. درواقع بدن انسان دارای حسگرهایی است که بروز مشکل را به فرد اطلاع می‌دهند. در بدن انسان هزاران حسگر وجود دارد که در زمان لازم، فرمان را دریافت می‌کنند و به محل‌های مورد نیاز ارسال می‌نمایند. در بسیاری از موارد وجود حسگرها در بدن و مهیا بودن یک سامانه خودکار برای تعمیر و اصلاح، موجب می‌شود که بدون واردشدن خسارت جدی به بدن، مشکل حل شود. حتی می‌پرسید چگونه؟ فرض کنید زانو شما به جسمی سخت برخورد می‌کند. حسگرهای روی زانو فرمان می‌گیرند و بروز درد را به مغز منتقل می‌کنند. مغز از طریق ماهیچه‌ها به ما فرمان می‌دهد و پا به عقب کشیده می‌شود. این مجموعه را یک سامانه خودکار می‌نامند. زیرا با عقب کشیدن پا، میزان آسیب به آن به حداقل می‌رسد. بعد از آن سایر اعضای داخلی بدن برای رفع عیب به همکاری می‌پردازند. در صورتی که آسیب، جزئی و در حد کوفتنگی باشد، به تدریج بدن آن را ترمیم می‌کند. ولی اگر شکستگی رخ داده باشد، با فرمانی که به مغز می‌رسد، پا از حرکت می‌ایستد و نیاز شما را برای مراجعته به پزشک و بستن آتلی یا گچ گرفتن اعلام می‌کند. اگر اعصاب و حسگرهای بدن، فرمان لازم را برای توقف حرکت به ماهیچه‌ها ندهند و دردی وجود نداشته باشد استخوان شکسته شده از میان ماهیچه‌ها بیرون می‌آید و موجب خونریزی می‌شود و در نهایت به مرگ می‌انجامد.

بنابراین می‌توانیم نتیجه بگیریم که در یک سامانه خودکار یا فرآیند اجرایی خودکار میزان آسیب به حداقل می‌رسد و در بسیاری از موارد سیستم می‌تواند خود را به حالت تعادل برگرداند. در شکل ۲-۱۵۱ و ۲-۱۵۲ تعدادی از حسگرهای بدن انسان را ملاحظه می‌کنید.




شکل ۲-۱۵۰- انسان نمونه‌ی کاملی از سامانه‌ی خودکار (اتوماسیون) قابل ترمیم با حسگرهای آن



شکل ۲-۱۵۱- اگر حسگرهای بدن انسان وجود نداشته باشند، عمر انسان بسیار کم می‌شود.


۲-۸-۲- خودروی مجهز به سیستم الکترونیکی:

در صورتی که بخواهیم اتومبیل نیز مانند انسان، عمر طولانی داشته باشد و خیلی زود فرسوده نشود، لازم است برای آن یک سامانه‌ی خودکار تهیه کنیم. برای داشتن سامانه‌ی خودکار نیاز به سامانه‌های الکترونیکی داریم. برای مثال، در صورتی که لنت ترمز اتومبیل در حال تمام شدن است، اگر فرمانی به راننده داده شود، او بلا فاصله اقدام به تعویض لنت می‌کند. ولی اگر این فرمان نباشد، لنت تمام می‌شود و به دیسک چرخ آسیب می‌رسد. برای صدور این فرمان می‌توان حسگری را روی کاسه‌ی چرخ نصب کرد که قطر لنت را اندازه بگیرد و به مدار الکترونیکی منتقل کند. هنگامی که قطر لنت به حد معینی رسید، مدار الکترونیکی به راننده اخطار می‌دهد. در شکل ۲-۱۵۲ تعدادی از مکان‌هایی که خودرو به سامانه‌ی الکترونیکی نیاز دارد، ملاحظه کنید. یادآور می‌شود که برای داشتن یک خودروی تمام خودکار (تمام الکترونیک) لازم است کلیه قسمت‌های خودرو از سامانه‌های الکترونیکی لازم برخوردار باشند.

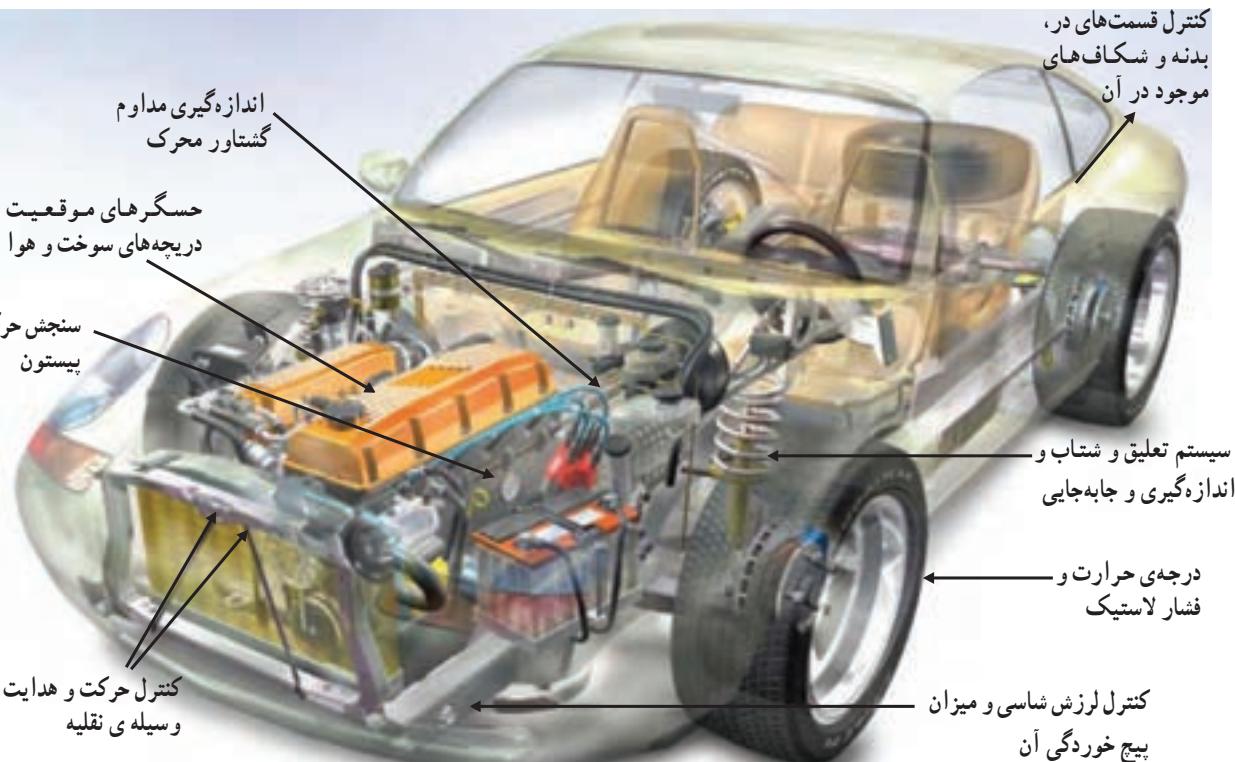

شکل ۲-۱۵۲- اگر قسمت‌های نشان داده شده تحت کنترل قرار گیرند، عمر خودرو چند برابر می‌شود و به تعمیر، سرویس و نگهداری کمتری نیاز خواهد داشت.

کنترل در و آیندها

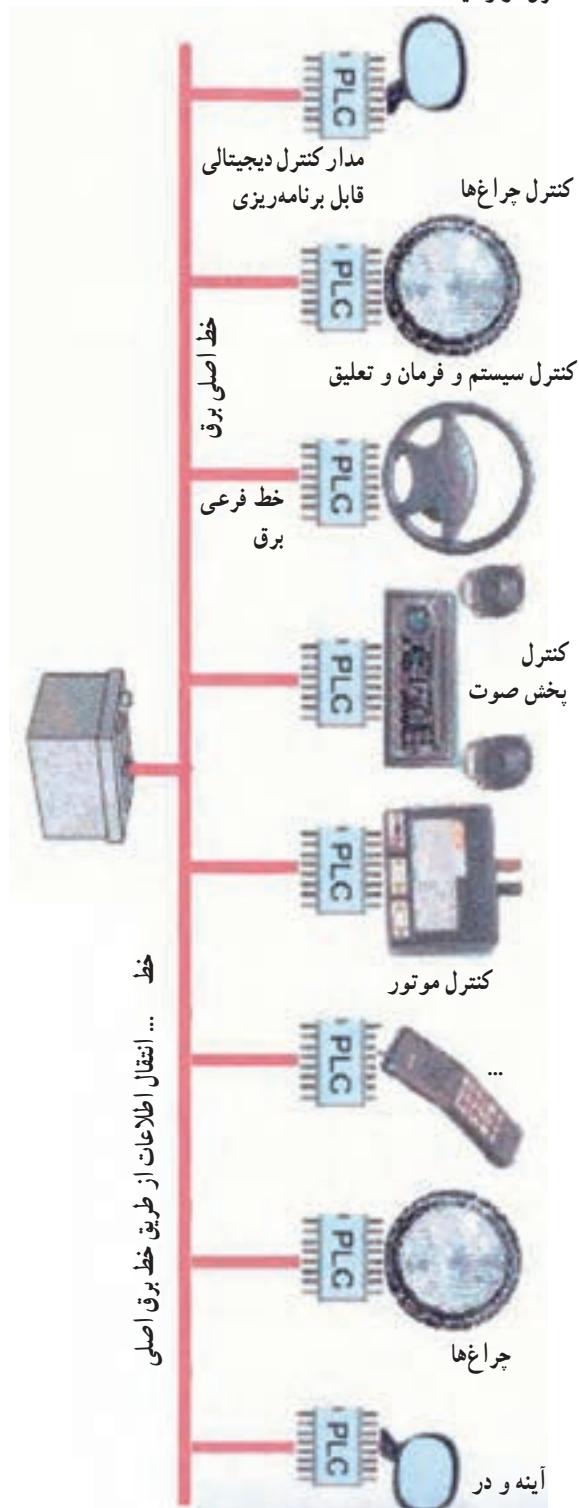


شکل ۱۵۳-۲- کاهش تعداد سیم‌ها با استفاده از انتقال اطلاعات از طریق خط برق اصلی

۲-۳- کاهش حجم در خودروهای مجهر به سامانه‌های الکترونیکی: در خودروهای جدید، با وجود افزایش حسگرها (Sensors)، محرک‌ها (Actuators)، واحدهای کنترل (Control unit) تجهیزات آسایشی (comfort)، مانند تلویزیون و ایجاد ایمنی بیشتر (safety) از حجم سیم‌کشی کاسته شده است. در سال ۱۹۶۰ در یک خودرو تقریباً ۲۰۰ متر سیم مصرف می‌شد. در حالی که در خودروهای جدید با افزایش واحدهای خودکار یادشده حداقل به ۲ کیلو متر سیم نیاز است. استفاده از این حجم سیم موجب افزایش وزن اتومبیل و مشکل شدن فرآیند تعمیرات می‌شود. لذا شرکت‌های خودروسازی برای غلبه بر این معضل به ایجاد شبکه‌های کامپیوتری با پروتکل‌های خاص (قراردادهای خاص) برای انتقال داده‌ها (اطلاعات) و بر روی خودروها اقدام نموده‌اند. در این شبکه‌ها از گذرگاه داده‌های مولتی‌پلکس (multiplex) استفاده می‌شود. به این ترتیب می‌توانیم با استفاده از یک سیم اطلاعات زیادی را انتقال دهیم. برای انجام این عمل، لازم است در ابتدای خط کلیه‌ی اطلاعات رمزگذاری شود و در انتهای خط رمزگشایی گردد. اجرای این فرآیند بسیار پیچیده است. اما کلیه‌ی فرآیندها در یک یا دو بسته‌ی الکترونیکی کوچک در اختیار شما قرار می‌گیرد که فقط تعدادی سیم از آن خارج می‌شود. یکی از این روش‌ها، استفاده از خط اصلی باتری اتومبیل است که آن را پی‌ال‌سی^۱ (PLC) یا انتقال اطلاعات از خط اصلی برق می‌نامند. در شکل ۱۵۳-۲ نمودار بلوکی این سیستم را ملاحظه می‌کنید. در روی شکل قسمت‌های دیگری وجود دارد که آن نیز پی‌ال‌سی^۲ (PLC) مشخص شده است. PLC در این قسمت به معنی کنترل دیجیتالی قابل برنامه‌ریزی است که مدار الکترونیکی خاصی است.

۱- PLC power line communication است.

۲- PLC در این قسمت از حروف اول programable logic control استفاده شده است و به معنی مدار دیجیتالی قابل برنامه‌ریزی است.

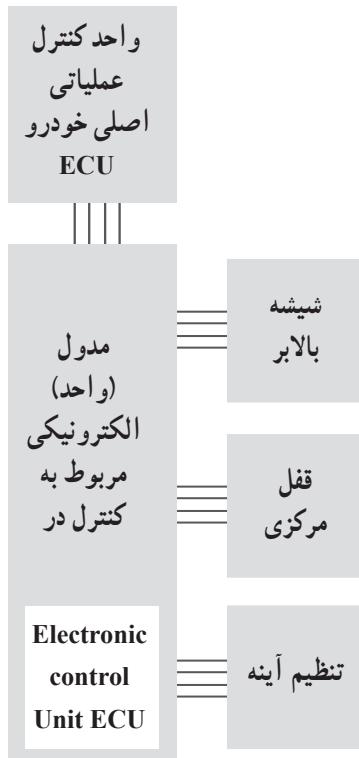

شکل ۲-۱۵۴- مدار الکترونیکی کنترل مربوط به در یک نمونه خودرو

در شکل ۲-۱۵۴ نمونه‌ی دیگری از شبکه سیم‌کشی را در قسمتی از یک خودروی الکترونیکی مشاهده می‌نمایید. در این شکل واحد الکترونیکی کنترل در خودرو را مشاهده می‌کنید. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، کلیه قسمت‌ها فقط با ۴ رشته سیم با هم ارتباط دارند.


۲-۸-۵- قراردادهای قانونی حاکم بر سیستم‌های الکترونیکی خودرو: از آنجا که خودرو از نظر ایمنی باید کاملاً قابل اعتماد باشد، کارخانه‌های سازنده قانوناً ملزم‌اند مقررات آن را اجرا نمایند. برای مثال اگر در یک خودرو سیستم ترمز ای‌بی‌اس (...) از کار بیفتد، باید ترمز را از کار بیندازد. در این حالت باید ترمز خودرو مانند یک ترمز معمولی عمل کند. این نوع مقررات را اصطلاحاً پروتکل (...) یا قرارداد قانونی می‌نامند. برای خودروها سه نوع قرارداد تدوین شده است.

- **قرارداد^۱** ... که کنترل عملکرد نیروی محرکه را (که برای انتقال اطلاعات به سرعت بالایی نیاز دارد) برعهده می‌گیرد.
- **قرارداد^۲** ... که برای مواردی از قبیل کیسه‌ی هوا، سیستم تهویه و ... به کار می‌رود.
- **قرارداد^۳** ... که برای موارد ساده‌تر مانند کمربند ایمنی و ... مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱- ... حروف اول کلمات است.

۲- ... حروف اول کلمات است.

۳- ... حروف اول کلمات است.

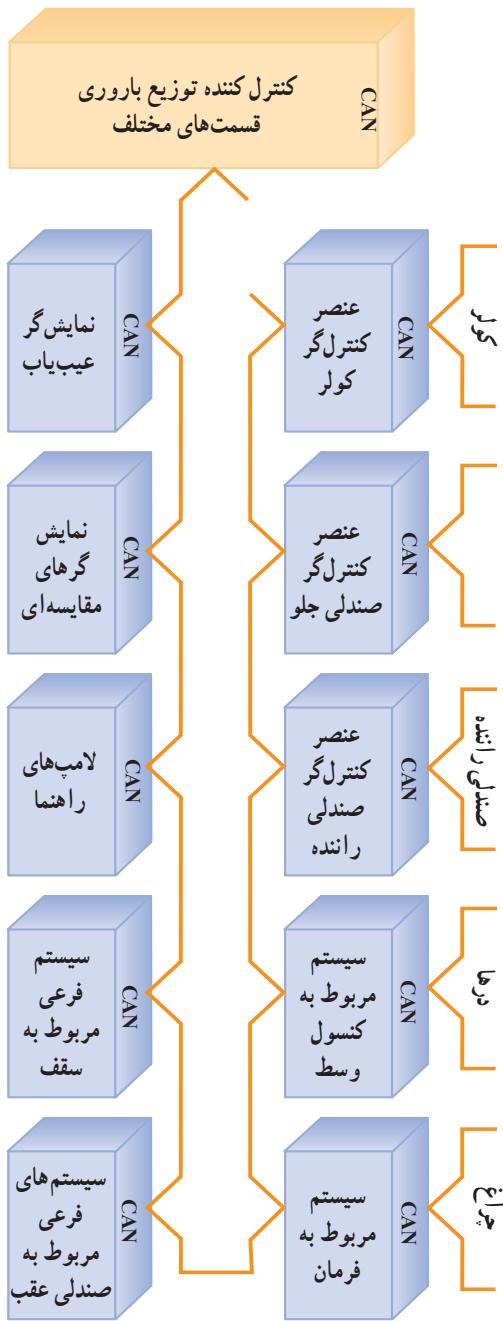

شکل ۲-۱۵۵- یک نمونه سیستم ساده شده VAN

یادآور می شود علاوه بر پروتکل های ذکر شده، پروتکل های دیگری نیز وجود دارد.



در واقع پروتکل ها در استاندارد سازی سیستم های الکترونیکی خودرو نقش بسیار سازنده ای بر عهده دارند. در شکل ۲-۱۵۵ یک سیستم فرعی پروتکل CAN را ملاحظه می کنید. همان طور که در شکل مشاهده می شود، ارتباط قسمت ها با هم حلقه ای است و با تعداد سیم بسیار کمی صورت می گیرد. در این سیستم ها نیاز به یک پردازشگر مرکزی است که در اصطلاح بازار به آن کامپیوتر ماشین می گویند. برای کنترل و تنظیم قسمت های مختلف این نوع سیستم ها باید از کامپیوتر و دستگاه های مخصوص به نام Diac استفاده کرد.

۲-۸-۶- اصول طراحی مدارهای الکترونیکی:

از آنجاکه امروزه مدارهای الکترونیکی بسیار پیچیده شده است، معمولاً طراحی مدارهای را یک تیم انجام می دهد. اما برای فراگیران ضرورت دارد که حداقل طراحی مدارهای ساده دیودی و ترانزیستوری را بیاموزند.



۲-۸-۷ نمونه‌هایی از مدارهای دیودی یک‌سو

ساز : در شکل ۲-۱۵۶ مدار یک‌سو ساز نیم موج ترسیم شده است. برای طراحی این مدار باید اول بدانیم با چه ولتاژ جریانی می‌خواهیم کار کنیم. سپس با استفاده از کتاب اطلاعات، آن نوع دیودی را انتخاب کنیم که بتواند جریان و ولتاژ مورد آزمایش را تحمل کند. مثلاً اگر ولتاژ ما کمتر از ۱۰۰ ولت و جریان مدار کمتر از یک آمپر باشد دیود ۱N4001 مناسب است. برای طراحی مدارهای یک‌سو ساز تمام موج و پل نیز از همین قانون تعیین می‌کنیم.

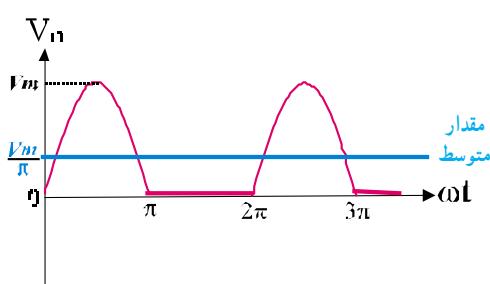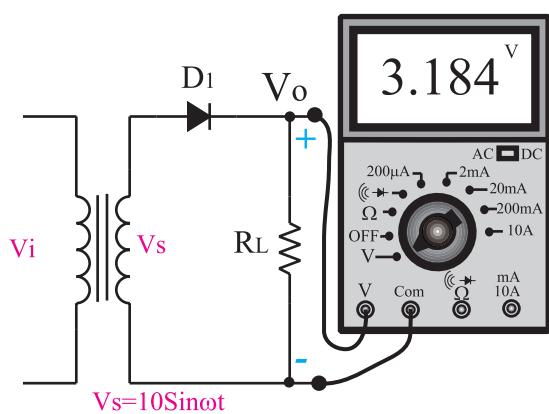

شکل ۲-۱۵۶-۱ مدار یک‌سو ساز نیم موج و شکل موج خروجی آن


در شکل‌های ۲-۱۵۷ و ۲-۱۵۸ دو نوع مدار یک‌سو ساز تمام موج آمده است.

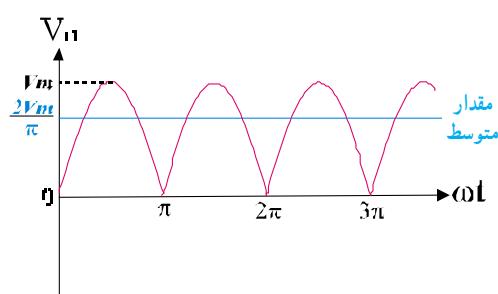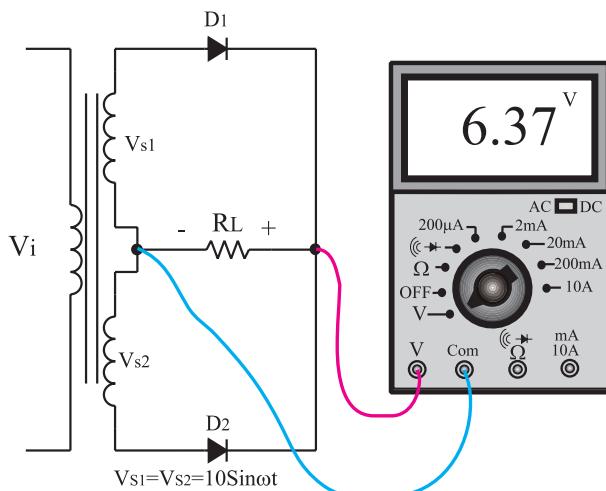



شکل ۲-۱۵۷-۱ مدار یک‌سو ساز تمام موج با دو دیود

کمی فکر کنید : نحوه عملکرد یک‌سو ساز

تمام موج با دو دیود را شرح دهید.

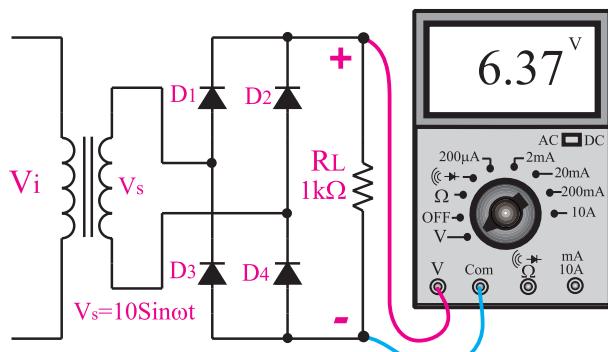

شکل ۲-۱۵۸ - مدار یکسو ساز تمام موج نوع پل

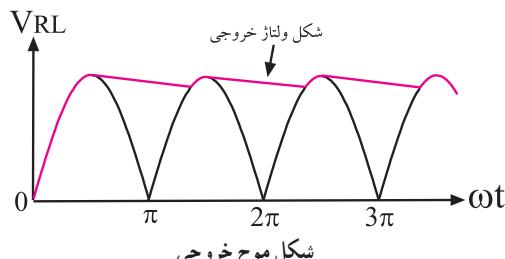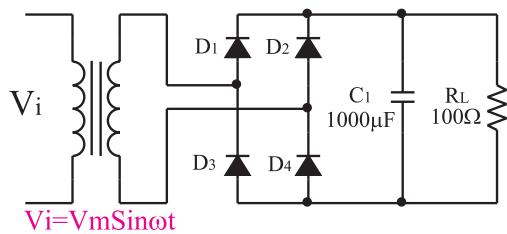


شکل ۲-۱۵۹ - مدار یکسو ساز تمام موج نوع پل با صافی خازنی

تحقیق کنید: نحوه عملکرد یکسو ساز


تمام موج نوع پل تشریح کنید.

-
-
-
-
-
-
-
-
-


برای صاف کردن ولتاژ یکسو شده از خازن استفاده می کنیم. در شکل ۲-۱۵۹ مدار یکسو ساز تمام موج نوع پل را با خازن صافی و شکل موج خروجی مشاهده می کنید. در این یکسو ساز از ۴ دیود استفاده شده است. از یکسو سازها برای یکسو سازی جریان تولید شده توسط آلترناتور خودرو به منظو شارژ باتری استفاده می کنند. یادآور می شود که آلترناتورهای استفاده شده در خودرو به صورت سه فاز است و یکسو سازی آن نیز به صورت سه فاز صورت می گیرد.

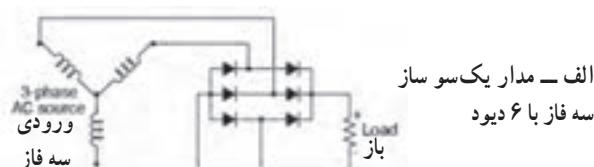

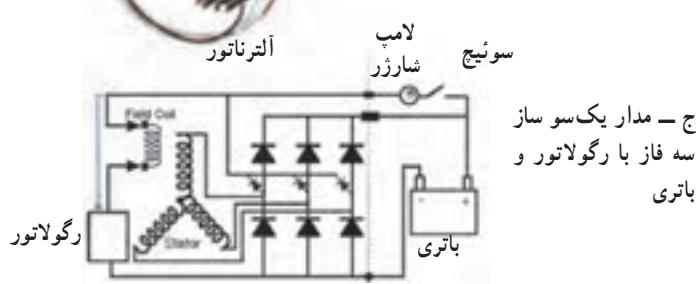ب - یک نمونه دیود یکسو ساز سه فاز قابل استفاده در خودرو




در شکل الف - ۲-۱۶۰ یک نمونه مدار یکسو ساز سه فاز را مشاهده می کنید. برای یکسو سازی سه فاز از یک مجموعه دیود که در آن ۳ یا ۶ دیود قرار دارد استفاده می کنند. در شکل ب - ۲-۱۶۰ یک نمونه دیود یکسو ساز سه فاز را، که در اتومبیل های قدیمی به کار می رود، آورده ایم. در شکل ج - ۲-۱۶۰ یک نمونه مدار کامل یکسو ساز سه فاز را با رگولاتور و اجزاء جانبی آن ملاحظه می کنید.

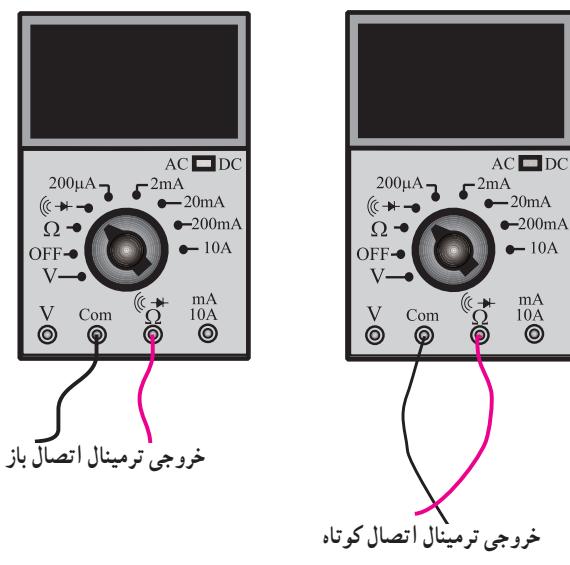

شکل ۱۶۱-۲- خروجی ترمینال‌های تست دیود

هنگام آزمایش دیود به قطب های آن توجه کنید.

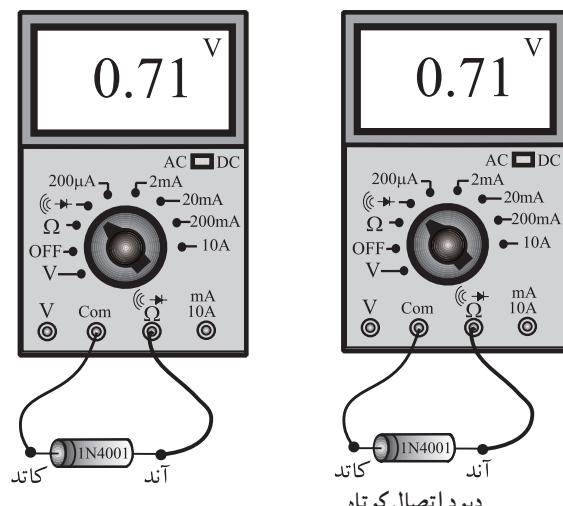


شكل ۱۶۲- آزمایش دیود توسط مولتی متر دیجیتال.

۸-۸-۲- کار عملی : آزمایش دیود

- اطلاعات اولیه: با استفاده از مولتی متر دیجیتالی، می توانید دیود را آزمایش کنید. روی هر مولتی متر دیجیتالی قسمتی برای آزمایش دیود وجود دارد که با علامت +/- «مشخص شده است. در صورتی که مولتی متر روی علامت +/- «قرار گیرد. بین ترمینال های Com و ترمینال مربوط به +/- «، بسته به نوع مولتی متر، ولتاژی برابر با $1/5$ تا سه ولت قرار می گیرد. در صورتی که این دو ترمینال باز باشند ولتاژ دو سر ترمینال ها را شناس می دهد. اگر دو سر ترمینال را به هم اتصال کوتاه کنیم، مولتی متر صفر (۰) را نشان می دهد (شکل ۱۶۲-۲).

در صورتی که دیود را طبق شکل ۲-۱۶۲ به مدار وصل کنیم، چنان‌چه دیود سالم باشد عددی در حدود $\frac{1}{7}$ ° و در صورتی که اتصال کوتاه باشد عدد صفر را نشان می‌دهد.

تحقیق کنید: آیا روش‌های دیگری نیز برای آزمایش دیود وجود دارد؟ شرح دهید.

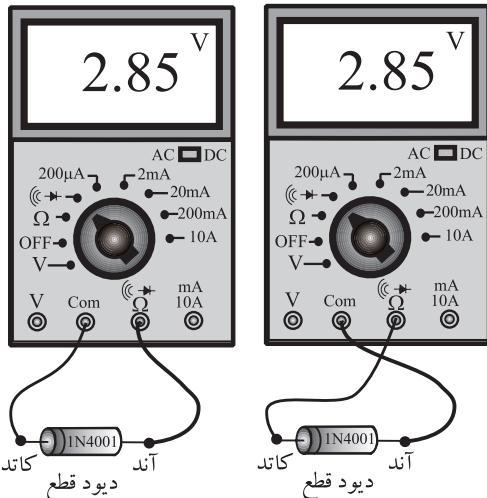

شکل ۲-۱۶۳—دیود سوخته است (قطع است).

نتایج حاصل از آزمایش دیود را شرح دهید.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

در صورتی که به هر دلیلی دیود قطع باشد، مولتی متر عدد خروجی ترمینال‌ها را نشان می‌دهد (شکل ۲-۱۶۳).

● تجهیزات و مواد مورد نیاز : مولتی متر دیجیتالی،

چند نمونه دیود

● مراحل اجرای آزمایش

— چند نمونه دیود سالم را در اختیار بگیرید و براساس

شکل‌های شماره ۲-۱۶۲ تا ۲-۱۶۳ آن‌ها را آزمایش کنید.

— چند نمونه دیود معيوب را که قطع یا دارای اتصال

کوتاه‌اند، در اختیار بگیرید و آن‌ها را آزمایش کنید.

— چند نمونه دیود نورانی LED در اختیار بگیرید و آن‌ها

را آزمایش کنید.

نکته‌ی مهم : در صورتی که دیود مورد آزمایش از نوع سیلیسیوم باشد مقدار ولتاژ هدایت آن بیش تراز $6/0$ و اگر از نوع ژرمانیوم باشد ولتاژ آن کم تراز $4/0$ است.

— چند نمونه دیود یک‌سو ساز خودروهای قدیمی را در صورتی که موجود است در اختیار بگیرید و آن‌ها را آزمایش کنید.

— میز کار خود را مرتب کنید و وسایل آزمایشگاهی را

تحویل دهید.

۲-۸-۹—کار عملی : یک سوسازی

مدار یک‌سو ساز نیم موج، تمام موج، پل و صافی

● تجهیزات و مواد مورد نیاز : ترانسفورماتور 220V

ولت به 6 ولت، اسیلوسکوپ، بُرد آزمایشگاهی، دیود $1N4001$ ،

چهار عدد، مقاومت $1\text{k}\Omega$ یک عدد، حافظن $1\mu\text{F}$ با ولتاژ

کار 25 ولت یک عدد، سیم رابطه به مقدار کافی.

● مراحل اجرای آزمایش :


— مدار شکل ۲-۱۶۴ را روی برد آزمایشگاهی بیندید.

نکته‌ی مهم : در صورت کم بود زمان

می‌توانید مدار را از قبل روی برد مدار چایی آماده

کنید و در اختیار فرآگیران قرار دهید.

زمان ۴ ساعت

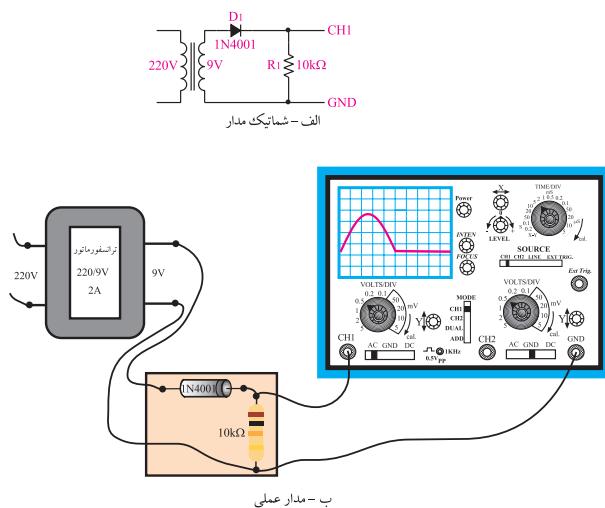

شکل ۲-۱۶۴—مدار یک‌سو ساز نیم موج

– اسیلوسکوپ را روشن کنید و تنظیم‌های زیر را روی آن انجام دهید.

● با ولوم‌های INTEN و FOCUS اشعه را با نور کافی و متراکر تنظیم کنید.

● کلید سلکتور Mode را در حالت CH₁ بگذارید.

● کلید سلکتور source را در حالت LINE قرار دهید.

● کلید سلکتور volt/oiv کانال CH₁ را روی ۵ ولت بگذارید.

● کلید سلکتور Time/Div را روی ۲ms قرار دهید.

● به کمک V/position خط اشعه را در وسط صفحه تنظیم کنید.

● کلید AC-GND-DC اسیلوسکوپ را در حالت DC بگذارید.

– ورودی ترانسفورماتور را با احتیاط کامل به برق ۲۲۰ ولت وصل کنید.

– شکل موج مشاهده شده روی صفحه ای اسیلوسکوپ را روی نمودار شکل ۱۶۵ رسم کنید.

– دامنه‌ی ولتاژ ماکریم نشان داده شده روی صفحه اسیلوسکوپ را اندازه بگیرید.

$$\text{دامنه‌ی ماکریم} = \text{volt}$$

– مقدار زمان تناوب موج نشان داده شده روی شکل ۱۶۵ را اندازه بگیرید.


$$T = \text{ms}$$

– مقدار فرکانس موج نشان داده شده روی شکل ۱۶۵ را محاسبه کنید.

$$F = \frac{1}{T} = \frac{1}{\text{ms}} = \text{Hz}$$

هرتز

– دستگاه را از برق بکشید و میز آزمایشگاهی را مرتب کنید و وسایل را تحويل دهید.

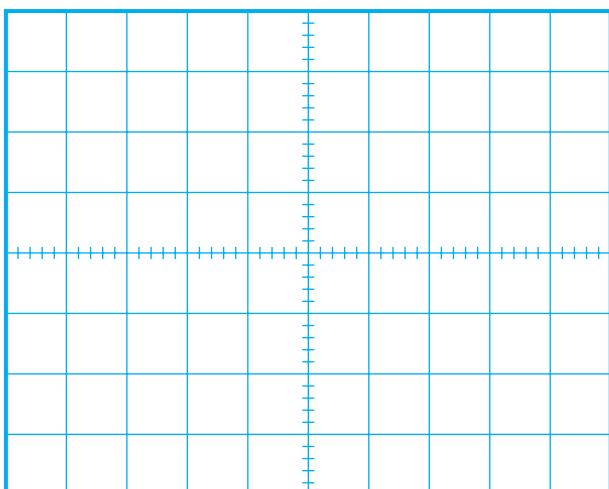

شکل ۱۶۵—شکل موج خروجی مدار یک سو ساز نیم موج

مدار یک سوساز پل


– مدار یک سو ساز پل (شکل ۲-۱۶۶) را روی برد

آزمایشگاهی بیندید.

– اسیلوسکوپ را روشن کنید و آن را مشابه آزمایش قبل

تنظیم کنید.

– ورودی را با احتیاط کامل به برق بزنید.

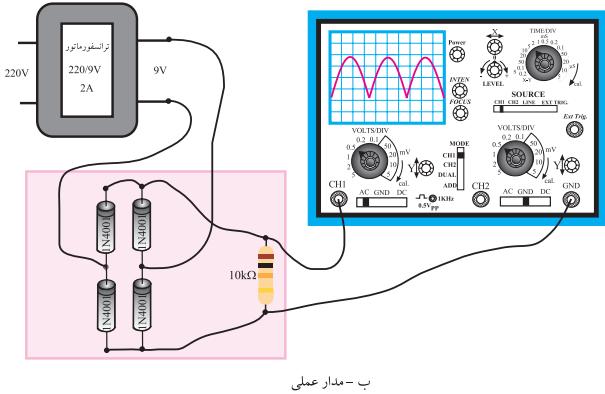

شکل ۲-۱۶۶ - مدار یک سو ساز پل

نکته‌ی ایمنی: هنگام اتصال دیودها به

مدار، به قطب‌های دیود کاملاً توجه کنید. در

صورتی که قطب‌های دیود را اشتباہ اتصال دهید،

دیود می‌سوزد و ممکن است به ترانس نیز آسیب

بررسد.

– شکل موج نشان داده شده روی صفحه‌ی حساس را

روی شکل ۲-۱۶۷ با مقیاس مناسب‌تر ترسیم کنید.


– دامنه‌ی ماکریم سیگنال نشان داده شده روی صفحه‌ی

حساس را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.


ولت = دامنه‌ی ماکریم

– دستگاه را از برق بکشید و میز آزمایشگاهی را مرتب

کنید.

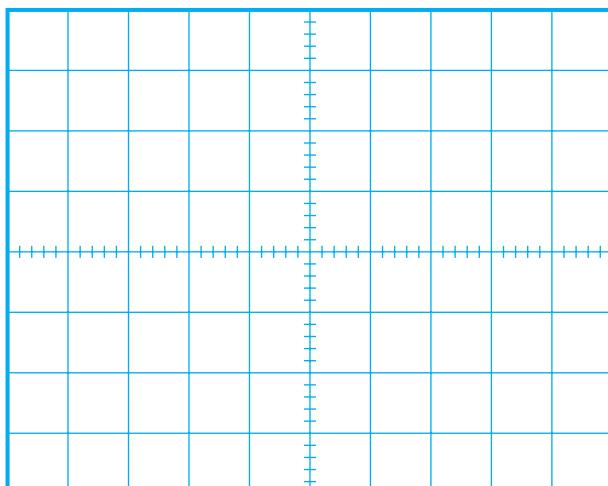

شکل ۲-۱۶۷ - شکل موج خروجی مدار یک سو ساز پل

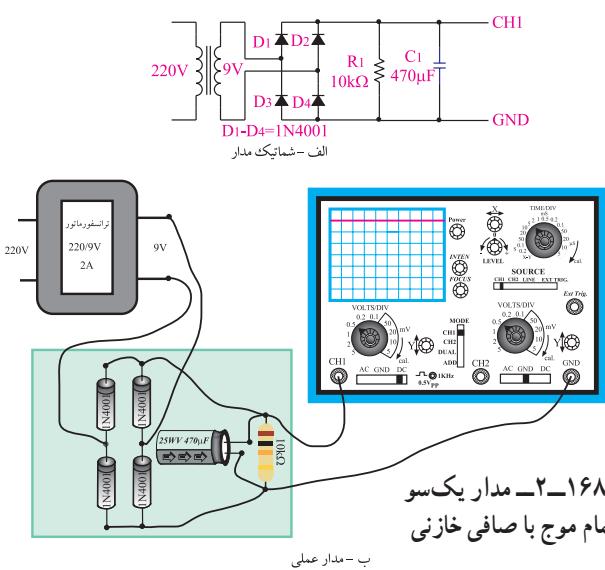

شکل ۲-۱۶۸ - مدار یک سو ساز تمام موج با صافی خازنی


در صورتی که مدار آماده و موتاز شده در

اختیار دارید، از آن استفاده کنید.

مدار یک سو ساز پل با صافی خازنی

– مدار شکل ۲-۱۶۶ را از برق بکشید و طبق شکل

۲-۱۶۸ یک عدد خازن صافی به آن اضافه کنید.

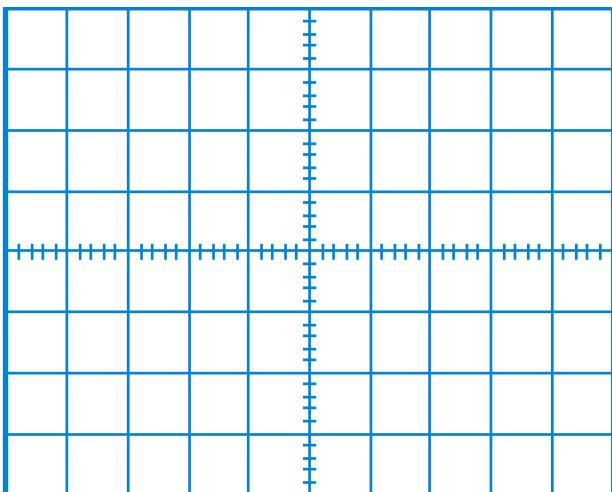

شکل ۲-۱۶۹ - شکل موج خروجی مدار یک سو ساز تمام موج با صافی خازنی

۲ ساعت

زمان

- مدار را مجدداً به برق بزنید.
- شکل موج نشان داده شده روی صفحه حساس شکل ۲-۱۶۹ را رسم کنید.
- دامنه‌ی ولتاژ DC خروجی را اندازه بگیرید.
- = دامنه‌ی ماکریم ولتاژV DC
- دستگاه را از برق بکشید و میز آزمایشگاهی را مرتب کنید و وسایل را تحويل دهید.

توجه : در صورتی که شکل موج از صفحه‌ی اسیلوسکوپ خارج نشد، سلکتور V/DIV را تغییر دهید تا شکل موج روی صفحه بیاید.

۱۰-۲- کار عملی آزمایش دیود زنر

- مواد و تجهیزات لازم : منبع تغذیه صفر تا ۱۲ ولت - دیود زنر ۱/۵ ولت - مقاومت ۱KΩ سیم رابط - مولتی متر دیجیتالی

● مراحل اجرای آزمایش

- مدار شکل ۲-۱۷۰ را روی بُرد آزمایشگاهی بیندید.

در صورتی که بُرد آزمایشگاهی آماده در اختیار دارید. از آن استفاده نمایید.

- ولتاژ ورودی را به تدریج افزایش دهید و به ولتاژ خروجی توجه کنید. باید ولتاژ خروجی به تدریج افزایش یابد. در صورتی که ولتاژ به بیش از ۱/۵ ولت برسد، باید ولتاژ خروجی ثابت بماند.


- منبع تغذیه را روی ۱۲ ولت قرار دهید و ولتاژ خروجی را یادداشت کنید.

$$V_O = \dots \text{volt}$$

- آیا دیود، به عنوان رگولاتور ولتاژ، قابل استفاده است؟

شرح دهید.

- یک دیود زنر ۱۲/۶ ولت در اختیار بگیرید و مراحل

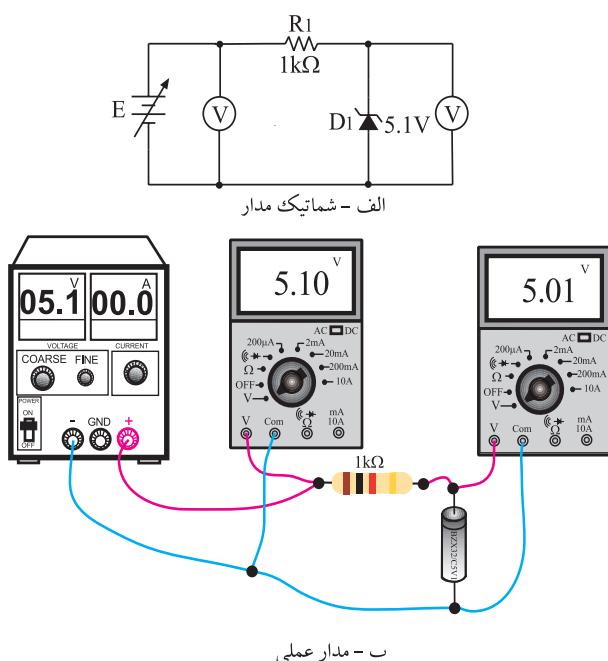

شکل ۲-۱۷۰ - مدار دیود زنر

اجرای آزمایش را تکرار کنید.

— میز آزمایشگاهی را مرتب کنید و وسایل خود را تحولی دهید.

توضیح دهید

اصول کار و ساختمان ترانزیستور را به طور خلاصه تشریح کنید.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

۱۱-۸-۲- نمونه هایی از مدارهای ترانزیستوری طراحی مدارهای ترانزیستوری: برای طراحی مدارهای ترانزیستوری، به اطلاعات جامعی از ترانزیستور و قطعات جانی آن نیاز داریم. برای ترانزیستور، از نظر طراحی دو بُعد کاملاً متفاوت وجود دارد.

— طراحی دی سی (DC)

— طراحی ا سی (AC)




در طراحی دی سی (DC) ترانزیستور از نظر DC را بایس می شود. به عبارت دیگر شرایط DC برای آن مشخص می گردد. در طراحی ا سی (AC) شرایط کار ترانزیستور برای ولتاژ AC مورد بررسی قرار می گیرد.

امروزه مجموعه مدارهای ترانزیستوری در یک آی سی (IC) قرار دارد و طراحی آن توسط تیم طراحی انجام می شود، مبنای طراحی ترانزیستور، جریان و ولتاژ پایه های ترانزیستور است. در شکل ۲-۱۷۱ ولتاژها و جریان های ترانزیستور را ملاحظه می کنید. در کلیه شرایط باید رابطه $E = IC \cdot IB$


. صدق کند.

همان طور که ملاحظه می شود، ولتاژ بین پایه های ترانزیستور را با حرف V مشخص می کنند و به دنبال آن نام پایه ها را می نویسند. مثلًا ولتاژ بین پایه های بیس - امیتر را با V_{BE} مشخص می نمایند.


ترانزیستور می تواند در نقش کلید الکترونیکی، مدار تقویت کننده و ... به کار رود. زیرا تغییرات جریان بیس که مقدار آن بسیار کم است موجب تغییرات بسیار زیاد جریان کلکتور و امیتر می شود. یعنی اگر جریان بیس 1 mA تغییر کند. جریان کلکتور با توجه به نوع ترانزیستور می تواند تغییراتی برابر با 100 mA داشته باشد.

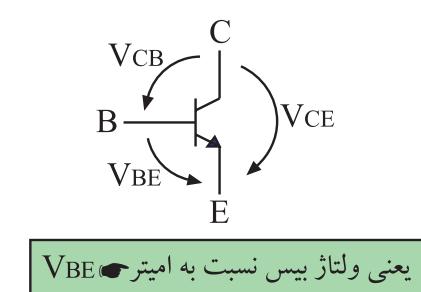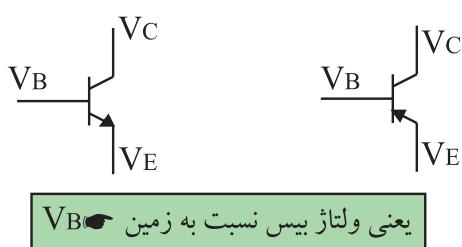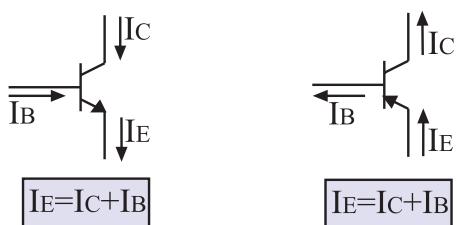

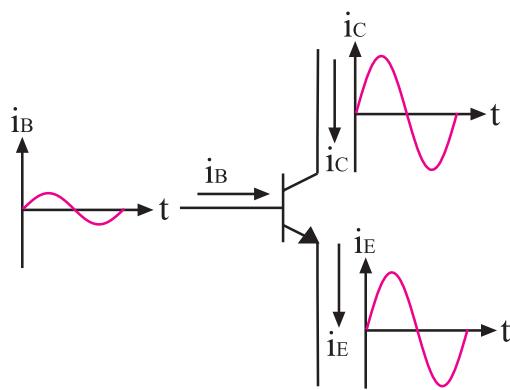شکل ۲-۱۷۱- جریان و ولتاژ پایه های ترانزیستور



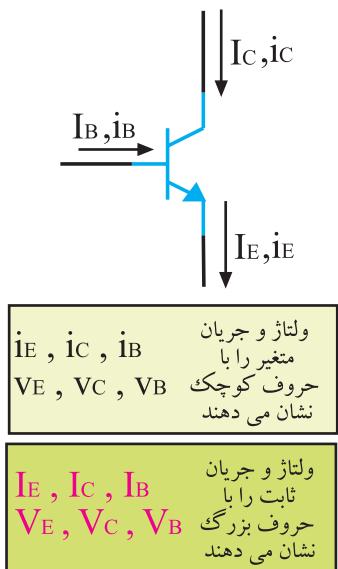تغییرات جریان بیس باعث تغییر جریان کلکتور می‌شود.




نحوی نامگذاری جریان‌ها و ولتاژ‌های متنابض و ثابت در ترانزیستور

شکل ۲-۱۷۲-عمل تقویت کنندگی و رابطه‌ی بین جریان‌های ترانزیستور

در شکل ۲-۱۷۲، عمل تقویت کنندگی و رابطه‌ی بین جریان‌ها و ولتاژ‌های ترانزیستور را مشاهده می‌کنید.

تحقیق کنید: به چه دلیل باید $I_E = I_B \cdot I_C$ باشد؟

شرح دهید.

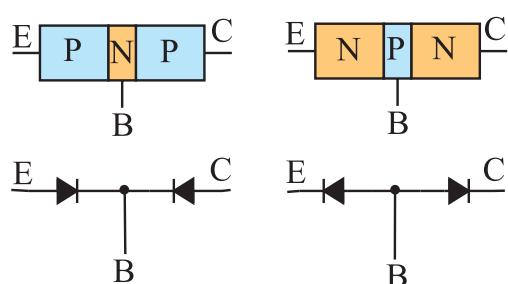

شکل ۲-۱۷۳-مدار معادل ترانزیستور


۲-۸-۱۲-کار عملی: آزمایش ترانزیستور

● مواد و تجهیزات مورد نیاز

مولتی متر دیجیتال، ترانزیستور

● مراحل اجرای آزمایش


- یک ترانزیستور را می‌توان به صورت دو اتصال PN نمایش داد. در شکل ۲-۱۷۳ مدار معادل دو اتصال PN برای ترانزیستورهای NPN و PNP نشان داده شده است.

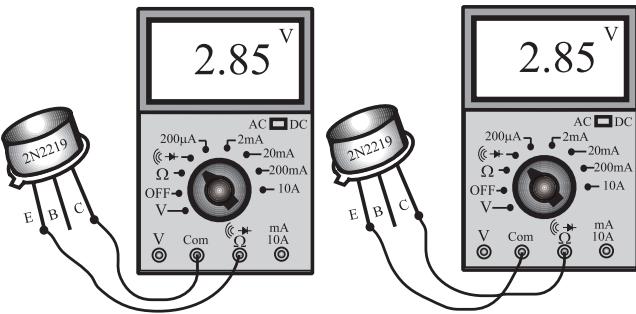

شکل ۲-۱۷۴- پیدا کردن دو پایه‌ای که با هم ارتباط ندارند.

- برای تشخیص نوع ترانزیستور (PNP یا NPN) و نوع پایه‌های آن، می‌توانیم از مولتی‌متر دیجیتالی به صورت زیر استفاده کنیم.

پایه‌های کلکتور و امیتر در هیچ جهتی از خود جریان عبور نمی‌دهند، بنابراین در یک ترانزیستور، ابتدا دو پایه‌ای را که در هیچ جهتی از خود جریان عبور نمی‌دهند تشخیص می‌دهیم. شکل ۲-۱۷۴- این دو پایه یکی کلکتور دیگری امیتر است و پایه‌ی سوم نیز با فرض سالم بودن ترانزیستور قطعاً بیس است.

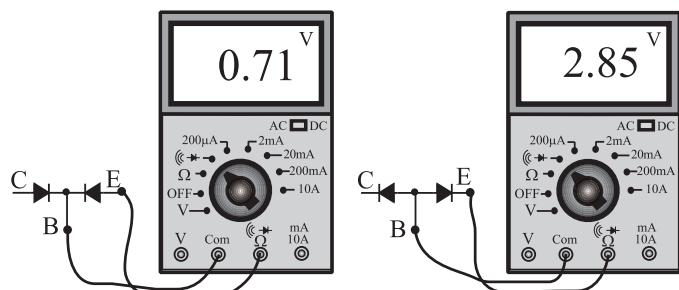

شکل ۲-۱۷۵- نحوه‌ی تشخیص ترانزیستور PNP و NPN از یکدیگر

در مرحله‌ی بعد پایه‌ی بیس را به ترمینال خروجی com و یکی از پایه‌های دیگر را به ترمینال خروجی + وصل می‌کنیم. اگر بر روی صفحه‌ی نمایش عددی بین ۰/۵ تا ۰/۷ نمایان شد ترانزیستور از نوع PNP است و اگر مولتی‌متر ولتاژ مدار باز را نشان داد ۱/۵ تاسه ولت - بستگی به نوع آوومتر) ترانزیستور از نوع NPN است (شکل ۲-۱۷۵).


- برای تشخیص پایه‌های کلکتور و امیتر، سعی می‌کنیم پایه «بیس و امیتر» یا «بیس و کلکتور» را به کمک ولتاژ خروجی دو سر مولتی‌متر، در بایاس مستقیم قرار دهیم. چون مقاومت اهمی بین بیس و کلکتور از مقاومت اهمی بین بیس و امیتر کمتر است. لذا بین بیس و پایه‌ی دیگری که ولتاژ کمتری در آن افت می‌کند آن پایه کلکتور است. تفاوت ولتاژ بسیار کم و در حدود چند صد هزارم ولت است.

- به کمک اهم متر عقربه‌ای نیز می‌توان پایه‌های ترانزیستور را تشخیص داد. برای این کار از مقاومت اهمی بین پایه‌ها استفاده می‌کنیم. اگر دیود سوخته باشد مقاومت اهمی دو سر آن در هر دو جهت صفر یا بی نهایت است و اگر دیود سالم باشد مقاومت اهمی آن در بایاس مخالف خیلی زیاد ولی در بایاس موافق تقریباً محدود است. در بیشتر مولتی‌مترهای عقربه‌ای ساده (غیر الکترونیکی) ترمینال (-) قطب مثبت ولتاژ خروجی مولتی‌متر است و ترمینال (+) قطب منفی آن را تشکیل می‌دهد (شکل ۲-۱۷۶).

- تعدادی ترانزیستور در اختیار بگیرید و بر اساس شکل‌های ۲-۱۷۵ و ۲-۱۷۶ آن‌ها را آزمایش کنید.



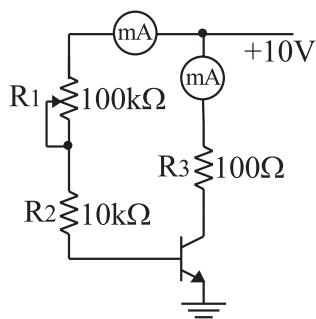شکل ۲-۱۷۶- تعیین نوع ترانزیستور (PNP یا NPN)



۱۳-۸-۲- کار عملی: مدارهای ساده‌ی ترانزیستوری

ترانزیستور به عنوان کلید الکترونیکی

● مواد و تجهیزات لازم: منع تغذیه‌ی صفر تا ۳۰ ولت،

مولتی متر دیجیتالی، بُرد آزمایشگاهی آماده، سیم رابط، سیگنال

ژنراتور و اسیلوسکوپ


● مراحل اجرای آزمایش

نکته‌ی مهم: برای اجرای این آزمایش بُرد آزمایشگاهی مورد نیاز است.

— مدار شکل ۲-۱۷۷ را بیندید.

— ولوم روی بُرد آزمایشگاهی را تغییر دهید.

— با تغییر ولوم باید ولتاژ دو سر مقاومت 100Ω کند. در این حالت از ترانزیستور در نقش یک کلید الکترونیکی قابل تنظیم استفاده شده است. شما می‌توانید با تغییرات جریان کم روی بیس، جریان کلکتور و در نهایت ولتاژ دو سر مقاومت 100Ω اهمی را کنترل کنید.

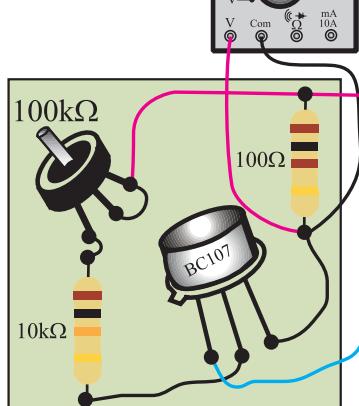

شکل ۲-۱۷۷- ترانزیستور به عنوان کلید قابل تنظیم الکترونیکی


پاسخ دهید: در صورتی که به جای مقاومت 100Ω یک لامپ قرار گیرد چه اتفاقی می‌افتد؟
شرح دهید.

— مدار شکل ۲-۱۷۸ را بیندید.



— ولوم را تغییر دهید. باید نور لامپ کم و زیاد شود.

— هنگامی که ولوم را روی حداکثر می‌گذارید، نور لامپ حداقل می‌شود.

— هنگامی که ولوم را روی حداقل می‌گذارید نور لامپ حداکثر می‌شود.

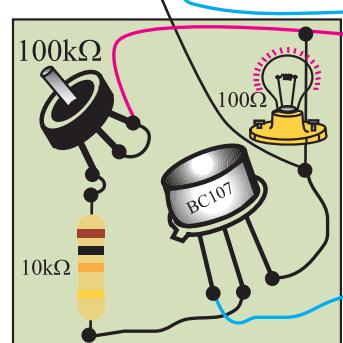

شکل ۲-۱۷۸- تنظیم نور لامپ با ترانزیستور

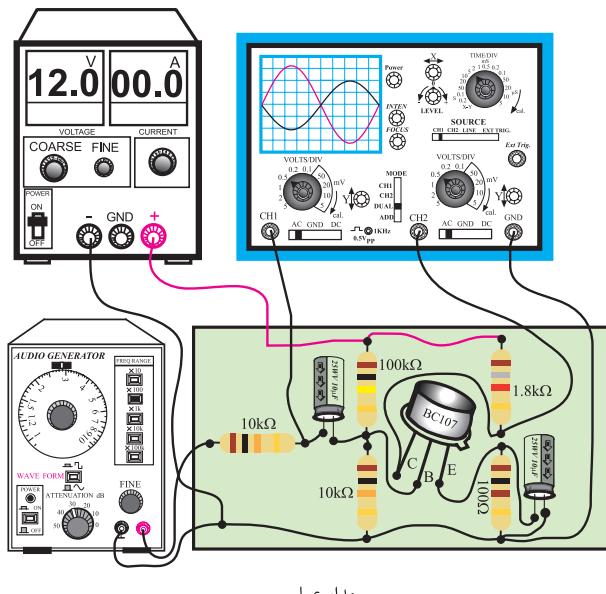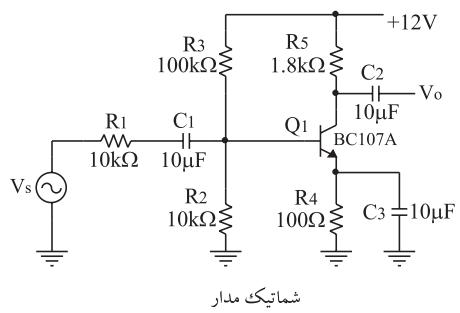

شکل ۲-۱۷۹- مدار تقویت کننده‌ی ترانزیستوری

ترانزیستور در نقش تقویت کننده

● مراحل اجرای آزمایش

- مدار شکل ۲-۱۷۹ را با استفاده از بُرد آماده‌ی تقویت کننده بیندید.

- اسیلوسکوپ را روشن کنید و تنظیم‌های زیر را روی آن انجام دهید.

- ولوم inten و Focus را برای داشتن اشعه‌ی مناسب تنظیم کنید.

- کلید سلکتور Time/DiV را روی ۲ms بگذارید.

- ولوم Level را روی صفر قرار دهید.

- ولوم Time/variable را روی Cal بگذارید.

- ولوم Volt/variable هر دو کanal را روی Cal قرار دهید.

- کلید AC-GND-DC هر دو کanal را روی AC بگذارید.

- کanal یک را روی ۱V/DiV و کanal ۲ را روی ۱V/Div بگذارید.

- سیگنال ژنراتور را روشن کنید و شکل موج خروجی را در حالت سینوسی و فرکانس ۱KHZ، قرار دهید.

- منبع تغذیه و سیگنال ژنراتور را روشن کنید.

- کلید Mode اسیلوسکوپ را در حالت Alt قرار دهید.


- دامنه‌ی خروجی سیگنال ژنراتور را طوری تنظیم کنید

- که روی صفحه‌ی اسیلوسکوپ $\frac{1}{2}$ ولت پیک تا پیک ظاهر شود.

- شکل موج مشاهده شده روی صفحه‌ی حساس را روی شکل ۲-۱۸۰ با مقیاس مناسب رسم کنید.

- آیا ولتاژ کanal ۲ تقویت شده است؟ شرح دهید.

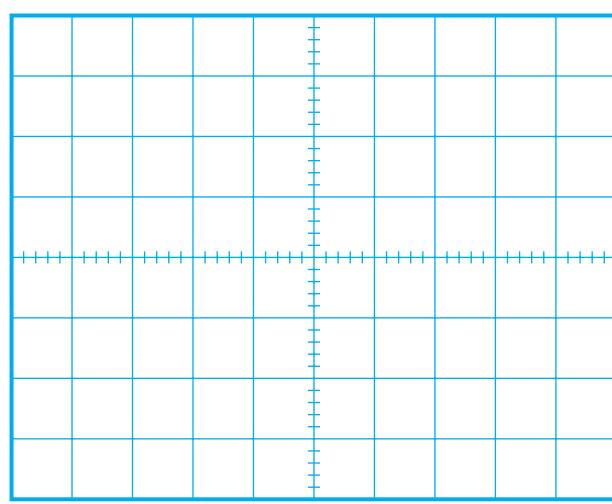- میز کار خود را مرتب کنید و لوازم آزمایشگاهی را تحويل دهید.




$$\begin{aligned} \text{CH}_1 \left| \begin{array}{l} \text{Volt / Div} = \text{V} \\ \text{Volt / Variable} = \text{cal.} \end{array} \right. & \quad \text{CH}_2 \left| \begin{array}{l} \text{Volt / Div} = \text{V} \\ \text{Volt / Variable} = \text{cal.} \end{array} \right. \\ \boxed{\text{V}_{m\text{CH}_1} = \text{V} \quad \text{V}_{m\text{CH}_2} = \text{V}} \end{aligned}$$


شکل ۲-۱۸۰- شکل موج خروجی کanal‌های یک و ۲ اسیلوسکوپ



شکل ۱۸۱-۲- چند نمونه ترموموکوپیل که در خودرو به کار می‌رود.

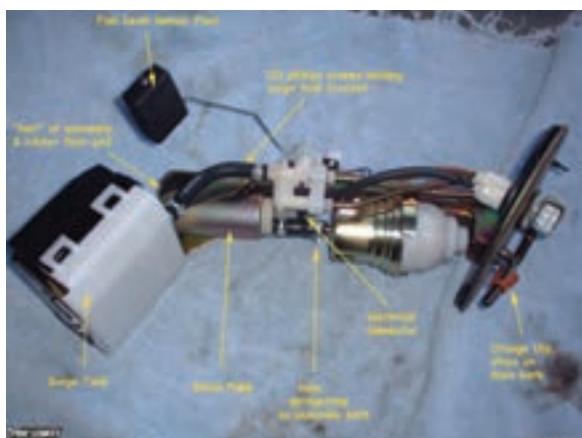

شکل ۱۸۲-۲- پک نمونه حسگر سطح سوخت قدیمی

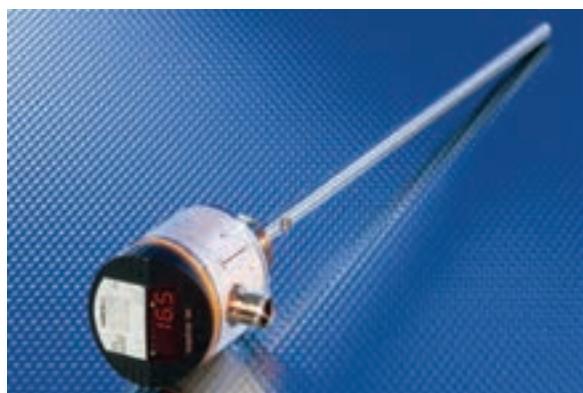

شکل ۱۸۳-۲- یک نمونه حسگر سطح سوخت جدید

۲-۹ حسگرها و عملگرها (محركها)

۱-۹-۲- حسگرها و عملگرها در خودرو: همان طور که در بخش‌های قبلی مطرح شد، حسگرها در خودرو بسیار گسترده و متنوع‌اند.

تعريف حسگر: حسگر یا سنسور وسیله‌ای است که می‌تواند با توجه به ساختاری که دارد عوامل مختلفی از قبیل میزان نور، میزان دما میزان فشار، میزان جریان سوخت و ... را تشخیص دهد. به عبارت دیگر حسگرها وسیله‌ای هستند که یک نوع انرژی را به انرژی دیگر تبدیل می‌کنند. از جمله، برای تشخیص دما از ترموموپل استفاده می‌شود. ترموموپل وسیله‌ای است که دمای الکتریکی را تبدیل به یک ولتاژ الکتریکی می‌کند. در شکل ۲-۱۸۱ چند نمونه حسگر حرارتی را ملاحظه می‌کنید.

۲-۹-۲- انواع حسگرهای مورد استفاده در خودرو:

— حسگر سطح سوخت: این حسگر میزان سطح سوخت را تشخیص می‌دهد. حسگر سوخت در مخزن سوخت خودرو انواع متعددی دارد. ساده‌ترین آن‌ها حسگر مقاومتی است که در اtomobil‌های قدیمی مورد استفاده قرار می‌گرفت در این حسگر با حرکت یک شناور یک بازو جابه‌جا می‌شود و مقدار مقاومت تغییر می‌کند. با تغییر مقاومت میزان جریان عبوری از یک میلی آمپر متر تغییر می‌کند و سطح سوخت را نشان می‌دهد. در شکل ۱۸۲ یک نمونه از این حسگر را مشاهده می‌کنید.

در اتومبیل‌های مدرن برای سنجیدن سطح مخزن سوخت از حسگرهای ویژه استفاده می‌کنند. در شکل ۲-۱۸۳ یک نمونه از این حسگرها را مشاهده می‌کنید.

تحقيق: كمال

با مراجعه به سایت‌های اینترنتی یا سایر منابع دیگر، اصول کار این نوع حسگر را بیابید و درباره‌ی آن توضیح دهید.



شکل ۲-۱۸۴—چند نمونه حسگر مجاورتی



شکل ۲-۱۸۵—دو نمونه حسگر فشار



شکل ۲-۱۸۶—چند نمونه عملگر



شکل ۲-۱۸۷—چند نمونه عملگر پر کاربرد در خودرو

— حسگرهای مجاورتی: این حسگرهای هنگامی که در مجاورت فلز قرار می‌گیرند فعال می‌شوند. امروزه کاربرد این گونه حسگرهای در صنایع بسیار گسترده شده است. این حسگرهای را اصطلاحاً حسگرهای مغناطیسی نیز می‌گویند. در شکل ۲-۱۸۴ چند نمونه از این نوع حسگرهای را می‌بینید. حسگرهای مجاورتی برای تشخیص وضعیت میل لنگ، سیستم تعليق و ... به کار می‌رود.

حسگر فشار: در بسیاری از قسمت‌های مختلف خودرو نیاز به سنجش فشار است. برای مثال، میزان فشار روغن، میزان فشار سوت برای ورود به انژکتور، میزان فشار باد لاستیک، میزان فشار گازهای متصل شده از مخزن سوت، میزان فشار در داخل سیلندر در زمان‌های مختلف، میزان فشار دود و گاز خروجی و ... از مواردی است که نیاز به سنجش دارد. در شکل ۲-۱۸۵ دو نمونه حسگر فشار را مشاهده می‌کنید.

۲-۹-۳ عملگرها (actuators):

هستند که اطلاعات به دست آمده از حسگرهای را دریافت می‌کنند و آن‌ها را مورد استفاده قرار می‌دهند برای مثال هنگامی که موتور خودرو بیش از اندازه گرم می‌شود، ابتدا حسگر گرما را حس می‌کند، سپس فرمان لازم را به رله می‌دهد، رله عمل می‌کند و موتور دور تند خنک کننده را به کار می‌اندازد. رله را عملگر می‌نامند. شیر برقی، شیر انژکتور پمپ، در بازکن خودرو و ... همه عملگر هستند. در شکل ۲-۱۸۶ چند نمونه عملگر پمپ درب خودرو و قطعات جانبی آن را مشاهده می‌کنید. در شکل ۲-۱۸۷ چند نمونه عملگر دیگر به نام‌های رله‌ی استارت‌تر، رله‌ی برق، رله‌ی سیستم روشنایی، رله‌ی بخاری و ... ملاحظه می‌شود.

فکر کنید

تفاوت حسگر و عملگر را در سه سطر توضیح دهید.

.....
.....



شکل ۲-۱۸۸— چند نمونه حسگر و عملگر پر کاربرد در خودرو

در شکل ۲-۱۸۸ تعدادی عملگر و حسگر را که در قسمت های مختلف خودرو استفاده می شود، ملاحظه می نمایید.
هر یک از این عملگرها و حسگرها کار ویژه ای را انجام می دهند.
برخی از حسگرها مغناطیسی و برخی دیگر حرارتی هستند.

برای به دست آوردن مشخصات فنی عملگرها و حسگرها باید به کاتالوگ کارخانه مراجعه کنید.

معمولًاً هر یک از این قطعات دارای یک شماره فنی هستند. از طریق شماره فنی می توانید اطلاعات مورد نیاز خود را از دفترچه راهنمای کاربرد استخراج نمایید. آزمایش تعدادی حسگرها و عملگرها با مولتی متر امکان پذیر است. نحوه آزمایش این قطعات را معمولاً در کاتالوگ آن می نویسنند.

۲ ساعت

زمان

جدول ۷-۲— دسته بندی حسگرها و عملگرها

ردیف	شماره فنی	نوع حسگر	موارد کاربرد
۱			
۲			
۳			
۴			
۵			
۶			
۷			

۴-۹— کار عملی: شناسایی حسگرها و عملگرها

● تجهیزات و مواد لازم: چند نمونه عملگر و حسگر

استفاده شده در خودرو— دستور کار و راهنمای نصب حسگرها

● مراحل اجرای آزمایش


— با مراجعه به کاتالوگ و راهنمای کاربرد حسگرها،

مشخصات و موارد کاربرد آنها را شناسایی و در جدول ۷-۲ ثبت کنید.

— در صورت امکان محل کاربرد این حسگرها را در داخل اتومبیل شناسایی نمایید.

تحقیق کنید

با مراجعه به منابع مختلف و سایت های اینترنتی، تعداد دیگر از انواع حسگر و عملگر را بیابید که در خودروهای معدن به کار می رود. نام ها را فهرست کنید.

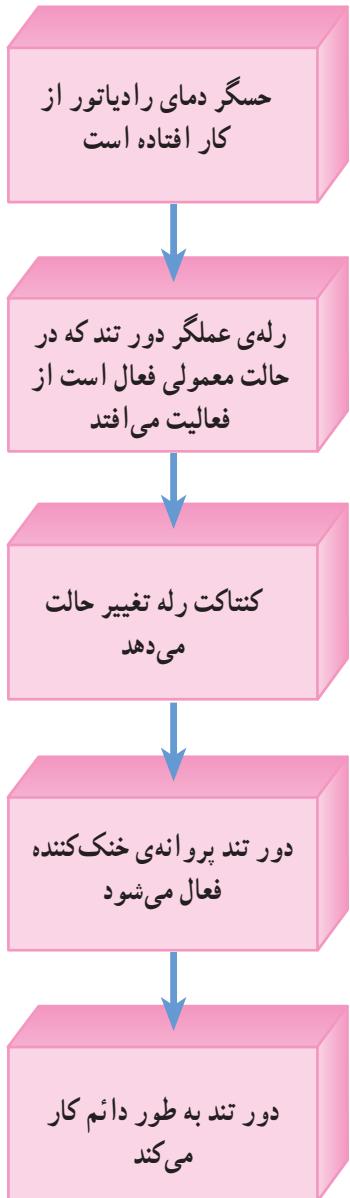

شکل ۲-۱۸۹- فرآیند بروز عیب در خودرو



۱۰-۲- عیب یابی و رفع عیب انواع حسگرها و عملگرها

۱۰-۱- اصول عیب یابی: همان‌طور که قبلاً اشاره شد، در هر خودرو تعداد بسیار زیادی حسگر و عملگر به کار می‌رود. برای این که بتوانید عیب برقی و الکترونیکی یک خودرو را تشخیص دهید، باید با اصول کار مدارهای الکتریکی و الکترونیکی خودرو کاملاً آشنا باشید. یکی از ابزارهایی که می‌تواند به شما کمک کند نقشه‌ی الکتریکی و الکترونیکی خودرو است. علاوه بر داشتن سلط بر استفاده از نقشه‌ی الکترونیکی و الکتریکی خودرو، ضرورت دارد که با عملکرد قسمت‌های مکانیکی خودرو و عیوب آن نیز کاملاً آشناشی داشته باشید. به عبارت دیگر باید بدانید که اگر یک حسگر عمل نکند، کدام عملگر کار نمی‌کند و کدام قسمت موتور از کار می‌افتد یا فعال می‌شود.

برای مثال، اگر حسگر مربوط به دور تند پروانهی خنک کننده خراب شود چه اتفاقی می‌افتد؟ این حسگر در حالت معمولی، بوبین یک رله یا عملگر را به صورت فعال در می‌آورد و کنتاکت‌های رله تغییر حالت می‌دهند. در صورت خراب شدن، فرمان از روی رله حذف می‌شود و کنتاکت رله تغییر وضعیت می‌دهد. در نتیجه دور تند پروانه فعال می‌شود و پروانه به طور دائم کار می‌کند. در شکل ۲-۱۸۹، این فرآیند را مشاهده می‌کنید.

۱۰-۲- نقش بُرد کامپیوتری در خودرو: برد کامپیوتری در خودرو در نقش یک سامانه‌ی هوشمند عمل می‌کند. این بُرد اطلاعات لازم را از حسگرها به صورت پالس‌های معین (سیگنال یا موج) دریافت می‌کند و پس از پردازش به عملگرها می‌دهد. برای هر قسمت خودرو ممکن است یک بُرد کامپیوتری ویژه وجود داشته باشد که تعدادی از آن‌ها به شرح زیرند:


- سامانه‌ی ترمز

- سامانه‌ی فرمان و تعليق

- سامانه‌ی سوخت‌رسانی



یک نمونه برد کامپیوتری

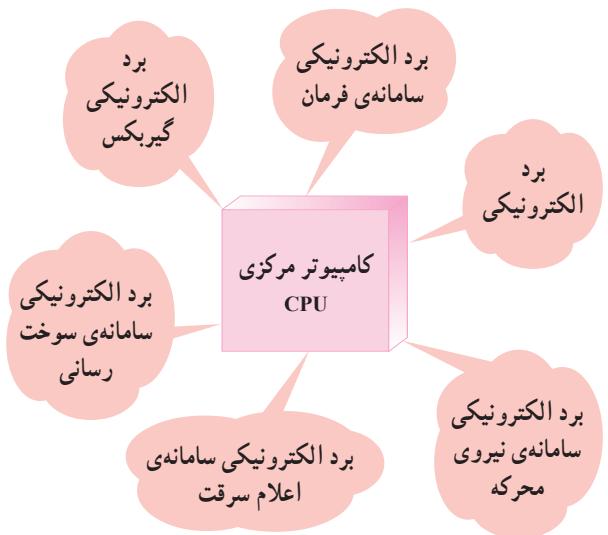

شکل ۲-۱۹۰- ارتباط قسمت‌های مختلف خودرو از نظر الکترونیکی با یکدیگر



شکل ۲-۱۹۱- یک نمونه برد الکترونیکی که در داخل قسمت‌های مکانیکی نصب شده است


- سامانه‌ی اعلام سرفت
- سامانه‌ی اینمنی مانند کیسه‌ی هوا و ...
- سامانه‌ی نیروی محرکه
- سامانه‌ی تهویه
- سامانه‌ی

در خودروهای بسیار مدرن، هر یک از بردات الکترونیکی این سیستم‌ها به یک کامپیوتر مرکزی متصل می‌شود و کامپیوتر مرکزی پردازش اطلاعات را به عهده می‌گیرد و هشدارها و علائم مورد نیاز را به صورت صوتی، تصویری یا نوشتاری روی نمایشگر ظاهر می‌کند. در شکل ۲-۱۹۰ یک نمونه برد کامپیوتری و ارتباط قسمت‌های الکترونیکی خودرو را با هم ملاحظه می‌کنید.

تحقیق کنید

با مراجعه به نقشه الکترونیکی یکی از خودروهای ملی، بلوک دیاگرام بردات الکترونیکی و کامپیوتر مرکزی آن را رسم کنید و در مورد نحوه ارتباط بلوک‌ها با هم توضیح دهید.

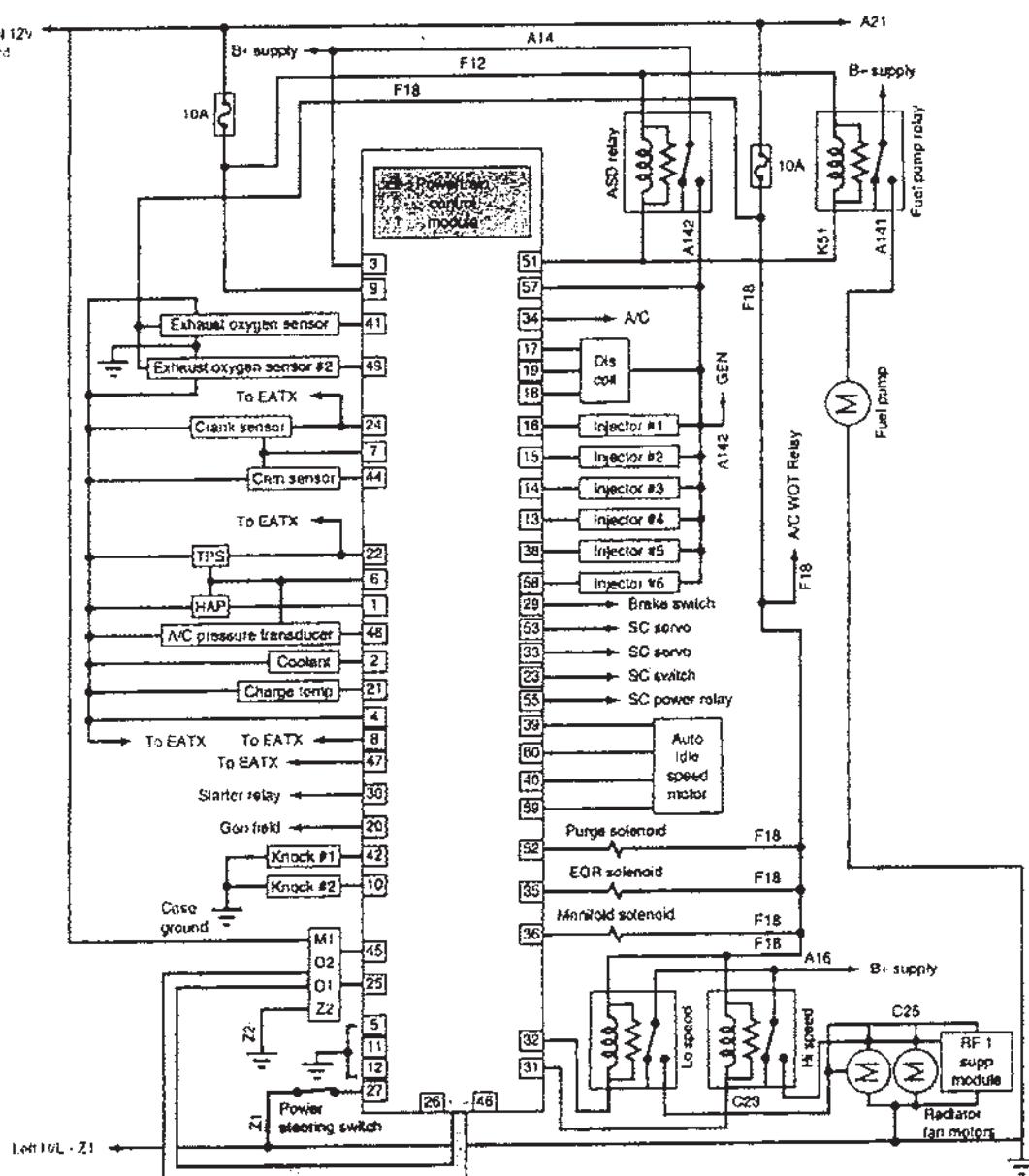در شکل ۲-۱۹۱ یک نمونه برد الکترونیکی را که در داخل یکی از قسمت‌های مکانیکی خودرو قرار دارد، ملاحظه می‌کنید. در شکل ۲-۱۹۲ نقشه برد الکترونیکی کنترل موتور خودرو را مشاهده می‌کنید. کلیه اصطلاحات روی این نقشه به زبان اصلی است. تنها در صورتی شما می‌توانید به تعمیراتی خودرو بپردازید که بتوانید نقشه‌ی الکترونیکی آن را به زبان اصلی بخوانید و قطعات را تشخیص دهید.



Other CCD modules	Cavity	Circuit	Function	Cavity	Circuit	Function
	1.	K1 DG/RD	Map sensor signal	30.	T41 BK/LG	Part/neutral switch sense
	2.	K2 TN/BK	Engine coolant temperature sensor signal	31.	C27 DB/PK	High rad fan control
	3.	A14 RD/WT	Battery positive voltage	32.	C24 WT	Low rad fan control
	4.	K4 BK/LB	Sensor ground	33.	V36 TN/RD	Vehicle speed control vacuum solenoid control
	5.	Z11 BK/WT	Signal ground	34.	G28 DB/OF	A/C compressor clutch relay control
	6.	K8 VT/WT	5-volt supply	35.	K35 GY/YL	EGR solenoid control
	7.	K7 OR	8-volt supply	36.	K36 VT/WT	Manifold solenoid driver
	8.	T10 YL/DG	Torque management request sense	38.	K38 GY	Injector #5 driver
	9.	F12 DB/WT	Ignition 12V load	39.	K39 GY/RD	Idle air control motor #1 driver
	10.	K142 GY/BK	Knock sensor signal	40.	K40 BR/WT	Idle air control motor #3 driver
	11.	Z12 BK/TN	Power ground	41.	K41 BK/OG	Left oxygen sensor signal
	12.	Z12 BK/TN	Power ground	42.	K42 BK/LG	Left knock sensor signal
	13.	K14 LB/BR	Injector #4 driver	44.	K44 TN/YL	Camshaft position sensor signal
	14.	K13 YL/WT	Injector #3 driver	45.	D20 LG	SCI receive
	15.	K12 TN	Injector #2 driver	46.	D2 WT/BK	Chrysler collision detection bus (+)
	16.	K11 WT/DB	Injector #1 driver	47.	G7 WT/OR	Speed in
	17.	K17 DB/YL	Ignition coil #2 driver	48.	C18 DB	A/C pressure sense
	18.	K18 RD/YL	Ignition coil #3 driver	49.	K141 TN/WT	Right oxygen sensor signal
	19.	K19 GY	Ignition coil #1 driver	51.	K51 DB/YL	Auto shutdown relay control
	20.	K20 DG	Generator field driver	52.	K52 PW/BK	Evaporative emission solenoid control
	21.	K21 BK/RD	Intake air temperature signal	53.	V35 LG/RD	Vehicle speed control vent solenoid control
	22.	K22 OR/DB	Throttle position sensor signal	55.	V38 TN/RD	Vehicle speed control relay control
	23.	V37 RD/LG	Cruise	57.	A142 DG/OR	Auto shutdown relay sense
	24.	K24 QY/BK	Crank position sensor signal	58.	K58 BR/BK	Injector #6 driver
	25.	D21 PK	SCI transmit	59.	K58 VT/BK	Idle air control motor #4 driver
	26.	D1 VT/BR	Chrysler collision detection Bus (+)	60.	K60 YL/BK	Idle air control motor #2 driver
	27.	S28 YU/BK	Power steering pressure sense			
	29.	K29 WT/PK	Brake switch sense			



شکل ۲-۱۹۳— دو نمونه دستگاه عیب‌یاب و اسکنر خودرو

۳-۱۰-۲— کامپیوتر در نقش دستگاه خود عیب‌یاب:
توجه داشته باشد برای عیب‌یابی نیازی نیست که شما جزئیات مدارهای الکترونیکی خودرو را فرا بگیرید. کافی است با ارتباط قسمت‌های مختلف و نقشه‌ی آن آشنایی داشته باشید. از آنجا که کامپیوتر یک سامانه‌ی هوشمند است، با استفاده از دستگاه‌های کامپیوتری جانبی که آن را اسکنر موتور می‌نمایند می‌توانید عیوب موتور را پیدا نمایید. در شکل ۲-۱۹۳ دو نمونه دستگاه اسکنر خودرو را ملاحظه می‌کنید. معمولاً روی بُرد الکترونیکی خودرو سوکت مخصوصی وجود دارد که توسط آن می‌توانید دستگاه اسکنر را به آن وصل کنید و عیوب خودرو را بیابید.

عمل کنید

با مراجعه به یک مرکز تنظیم موتورهای خودروهای مدرن، کتاب راهنمای دستگاه عیب‌یاب و اسکنر را مورد مطالعه قرار دهید و در مورد نحوه‌ی عملکرد آن به طور خلاصه توضیح دهید. می‌توانید از مسئولان مربوطه بخواهید که در صورت نیاز برای شما نحوه‌ی عملکرد دستگاه را شرح دهند.



شکل ۲-۱۹۴— یک نمونه دستگاه اسکنر کوچک دستی

در شکل ۲-۱۹۴ دستگاه اسکنر موتور خودرو را ملاحظه می‌کنید. دستگاه عیب‌یاب یا اسکنر دستگاهی است که پس از اتصال به کامپیوتر مرکزی خودرو، کلیه‌ی عملیات خودرو را مورد بردازش قرار می‌دهد و با ارائه‌ی یک گزارش از حسگرها و عملگرها، عیوب خودرو را روی صفحه‌ی نمایش ظاهر می‌سازد. برخی از اسکنرها و عیب‌یاب‌ها خیلی کوچک و به اندازه‌ی مولتی‌متر هستند.

در شکل ۲-۱۹۴ یک نمونه از این دستگاه‌ها را، که در حال آزمایش روی اتومبیل است، مشاهده می‌کنید.




در برخی از خودروها یک صفحه‌ی نمایش نسبتاً بزرگ نصب می‌شود که از این صفحه نمایش برای مشاهده‌ی عیوب موتور نیز می‌توان استفاده کرد. روی همین صفحه‌ی نمایش است که به راننده هشدارهای مربوط به بروز عیب داده می‌شود. در شکل ۲-۱۹۵ یک نمونه از این صفحه‌ی نمایش‌ها را مشاهده می‌کنید.

شکل ۲-۱۹۵—دستگاه مانیتور نصب شده روی خودرو که می‌تواند در نقش عیب‌یاب نیز عمل کند.

تمرین کنید:

سعی کنید به چند مرکز تعمیر و عیب‌یابی خودروهای مدرن مراجعه کنید و مشاهدات خود را در طی یک هفته در ارتباط، نحوه‌ی عیب‌یابی و رفع عیب بنویسید.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

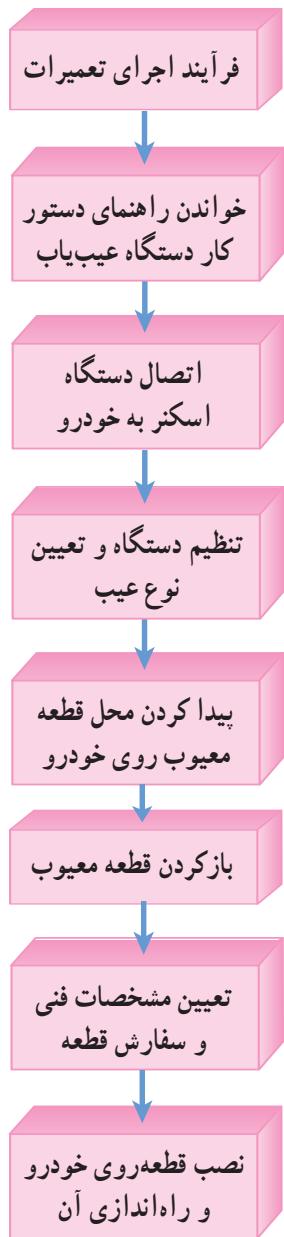

شکل ۲-۱۹۶—فرآیند اجرای تعمیرات در خودرو

برای این که بتوانید عیب مدارهای الکترونیکی خودرو را پیدا کنید باید توانایی استفاده از دستگاه‌های عیب‌یاب و اسکنر را داشته باشید. برای رسیدن به این توانایی، خواندن راهنمای دستور کار دستگاه و نحوه‌ی استفاده از آن، که به زبان اصلی بیان می‌شود، ضرورت دارد.

پس از این مرحله باید با ساختار خودرو آشنا باشید و بتوانید محل قطعات معیوب را تشخیص دهید و آن‌ها را از محل خود خارج سازید.

پس از این مرحله باید بتوانید مشخصات فنی قطعه را شناسایی کنید و سفارش دهید. در نهایت قطعه را جای‌گزین کنید و دستگاه را راهاندازی نمایید.

در شکل ۲-۱۹۶ فرآیند اجرای تعمیرات را ملاحظه می‌کنید.

نکته‌ی مهم: در فرآیند اجرای تعمیرات لازم است کلیه‌ی نکات ایمنی را رعایت کنید.

با توجه به این که خودروهای جدید به صورت هوشمند عمل می‌کنند و متناسب با شرایط، فرمان‌های لازم را به خودرو می‌دهند. برای تنظیم این دستگاه‌ها از دستگاه‌های مخصوص استفاده می‌کنند. معمولاً دستگاه‌های اسکنر و عیب‌یاب برای تنظیم خودرو نیز به کار می‌روند.

۴ ساعت

زمان

نکته ایمنی

در صورتی که با اصول کار دستگاه اسکنر آشنا نیستید، حتی در یک دوره کارآموزی در محل شرکت تولید کننده، نحوه‌ی استفاده از آن را فرا بگیرید سپس اقدام به تعمیر کنید.

۲-۱۰—کار عملی: استفاده از اسکنر

● **تجهیزات و مواد مورد نیاز:** دستگاه اسکنر راهنمای دستور کار، ابزار اولیه متناسب با نیاز، موتور خودرو

● مراحل انجام کار


- راهنمای دستور کار دستگاه اسکنر را مطالعه کنید.
- دستگاه اسکنر را به خودرو وصل کنید.

- خودرو را مورد پردازش قرار دهید.
- عیوب خودرو را روی صفحه‌ی نمایش دستگاه مشخص کنید.
- قطعه‌ی معیوب را شناسایی و رفع عیب کنید.



۲_۱۹۷

آزمون پایانی (۲)

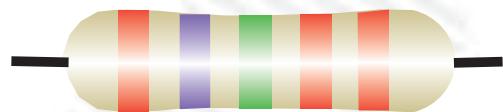- ۱- سیگنال‌های آنالوگ و دیجیتال را توضیح داده و شکل موج آن‌ها را رسم کنید.
- ۲- مقدار مقاومت شکل مقابل برابر است با :
- 
- الف - ۵۲۷K. ب - ۲۷۵K. ۵ -
ج - ۲۷۵K. د - ۲۷۵K. ۲ -
- ۳- روی خازنی عدد 4° نوشته شده است مقدار ظرفیت خازن چقدر است؟
-
.....
- ۴- در کدام یک از وسایل زیر سیم‌پیچ مورد استفاده قرار نمی‌گیرد؟
- الف - کویل خودروهای قدیمی ب - کویل خودروهای جدید
ج - رله‌های استارتر د - ترموکویل
- ۵- LED (دیود نورانی) را توضیح دهید و موارد کاربرد آن را بنویسید.
-
.....
- ۶- برای تخلیه بار الکترواستاتیک بدن انسان از چه وسیله‌ای استفاده می‌شود؟ توضیح دهید.
-
.....
- ۷- کدام یک از موارد زیر در مولتی‌متر دیجیتال وجود ندارد؟
- الف - LCD ب - terminal
ج - Time/DIV د - Function key
- ۸- نحوه‌ی آزمایش سالم‌بودن فیوز تیغه‌ای را با استفاده از مولتی‌متر دیجیتالی توضیح دهید.
-
.....
- ۹- موارد کاربرد پروب $1\times$ و $10\times$ در اسیلوسکوپ را توضیح دهید.
-
.....

۱۰- برای تنظیم صفر اشعه در روی صفحه ای سیلوسکوپ از کدام یک استفاده می شود؟

ب - y Position

الف - AC-GND-DC

د - V/DIV

ج - H Position


۱۱- در شکل مقابل مقدار ولتاژ DC چقدر

است؟ توضیح دهید.

.....

.....

.....

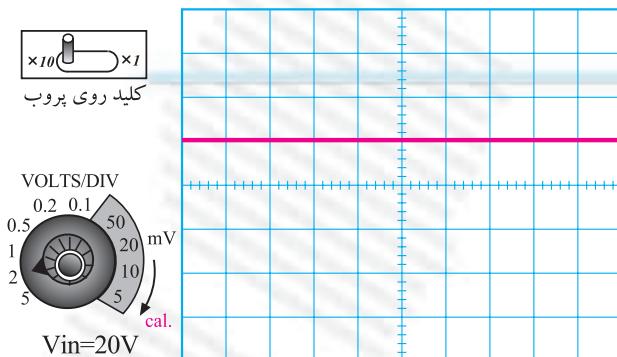

۱۲- نحوه تنظیم اسیلوسکوپ برای اندازه گیری ولتاژ، زمان تناوب و فرکانس را به طور خلاصه توضیح دهید.

.....

.....

.....

۱۳- تفاوت سیستم جرقه زنی مکانیکی را نسبت به الکترونیکی توضیح دهید.

.....

.....

۱۴- عملکرد سه نمونه حسگر موجود در بدن انسان را با حسگرهای استفاده شده در خودرو مقایسه کنید.

.....


.....

۱۵- آزمایش شکل مقابل را توضیح دهید.


.....

.....

.....

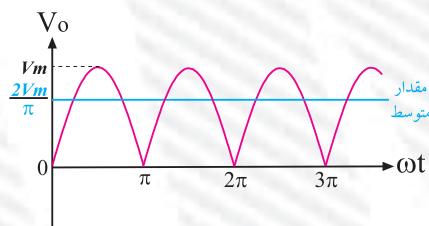

۱۶- نحوه‌ی آزمایش دیود را توضیح دهید.

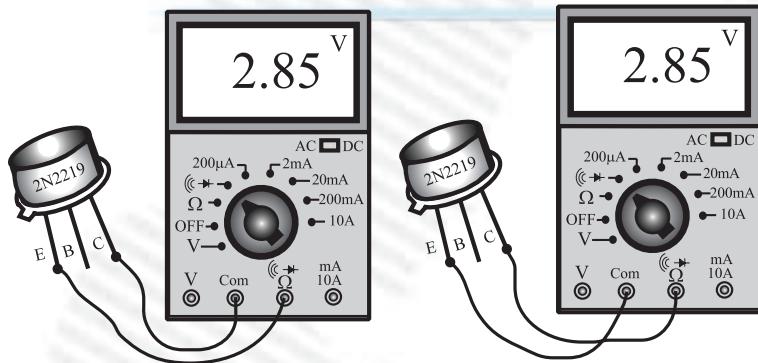

۱۷- نحوه‌ی آزمایش ترانزیستور را توضیح دهید.

۱۸- عملکرد حسگر سطح سوخت را توضیح دهید.

۱۹- کدام یک از قطعات زیر حسگر و کدام یک عملگر است؟

- پمپ شیشه بالابر، رله‌ی استارت‌تر، تشخیص دهنده‌ی درجه حرارت آب موتور اندازه‌گیر فشار روغن

منابع و مأخذ

-
- ۱- Automotive Techno logy-jak Erjavec 2004 by Delmar learning
 - ۲- تجربیات شخصی مؤلفین
 - ۳- سایت های اینترنتی مرتبط با مدارهای الکترونیکی و الکتریکی خودرو
 - ۴- کاتالوگ و نقشه های انواع دستگاه ها و سیستم های الکترونیکی خودرو ساخت داخل و خارج
 - ۵- کاتالوگ انواع دستگاه های اندازه گیری الکترونیکی ساخت داخل و خارج
 - ۶- نمونه‌ی نرم افزار ادیسون Edison Demo
 - ۷- کتاب های ابزار مقدماتی الکترونیک، دیود ترانزیستور کاربرد قطعات در مدارهای الکترونیکی تألیف آقای فتحا... نظریان ناشر شرکت صنایع آموزشی
 - ۸- Practical electronic نوشته‌ی شرکت مهندسی Buck

