

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ مَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجَّلْ فَرَجَهُنَا



# طراحی و اجرای رله‌های قابل برنامه‌ریزی

رشته الکتروتکنیک

گروه برق و رایانه

شاخه فنی و حرفه‌ای

پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه



**وزارت آموزش و پرورش**  
**سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی**



طراحی و اجرای رله‌های قابل برنامه‌ریزی - ۲۱۲۲۶۶

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

علی‌اکبر مطیع بیرجندی، امیرحسین ترکمانی، شهرام خدادادی، مجتبی انصاری‌پور، محمدمحسن اسلامی،

علیرضا حجرگشت، نقی اصغری آقاباقر (اعضای شورای برنامه‌ریزی)

بابک لرستانی (پودمان اول)، علیرضا حجر گشت (پودمان دوم و سوم)، مجتبی جورابلو (پودمان چهارم) و

نیلوفر امامی آذر (پودمان پنجم) (اعضای گروه تألیف)

اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

مجید ذاکری یونسی (مدیر هنری) - مجید کاظمی (صفحه‌آرا) - مریم کیوان (طرح جلد) - علیرضا حجرگشت (رسم)

تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهیدموسوی)

تلفن: ۰۹۱۱۶۱-۸۸۸۳، دورنگار: ۰۹۲۶۶، ۰۸۸۳۰-۹۲۶۶، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وب‌گاه: [www.irtextbook.ir](http://www.irtextbook.ir) و [www.chap.sch.ir](http://www.chap.sch.ir)

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران-کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱

(دارو پخش) تلفن: ۰۵-۴۴۹۸۵۱۶۱-۰۴۴۹۸۵۱۶۰ / صندوق پستی: ۳۷۵۱۵-۱۳۹

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

چاپ دوم ۱۳۹۸

نام کتاب:

پدیدآورنده:

مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف:

شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف:

مدیریت آماده‌سازی هنری:

شناسه افزوده آماده‌سازی:


نشانی سازمان:

ناشر:

چاپخانه:

سال انتشار و نوبت چاپ:

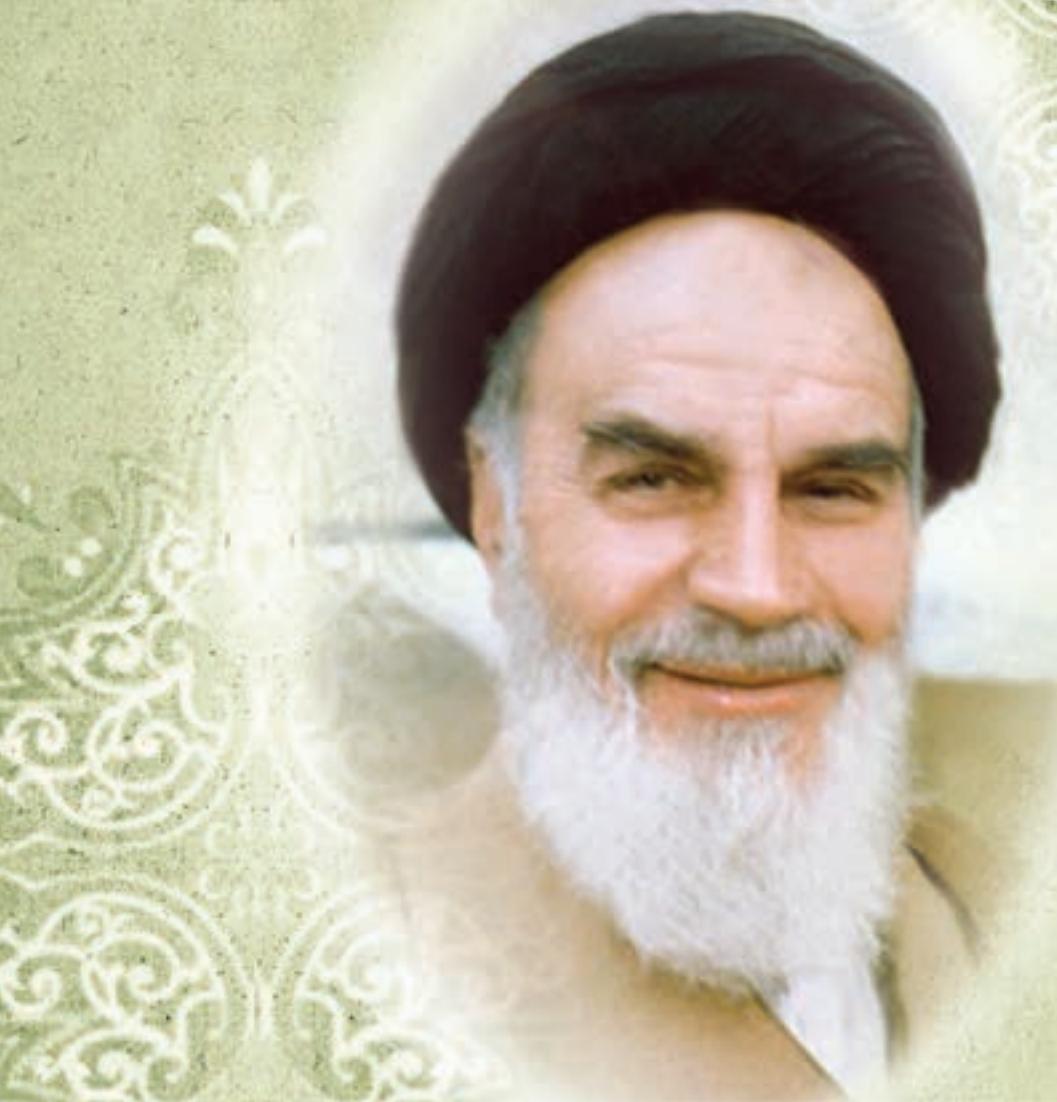کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.



ملت شریف ما اگر در این انقلاب بخواهد پیروز شود باید دست از آستین  
برآرد و به کار بپردازد. از متن دانشگاهها تا بازارها و کارخانه‌ها و مزارع و  
باغستان‌ها تا آنجا که خودکفا شود و روی پای خود بایستد.

امام خمینی (قدس سرہ)

## فهرست

### پودمان اول:

- توابع ساده رله قابل برنامه ریزی ..... ۹
- ارزشیابی شایستگی توابع ساده رله قابل برنامه ریزی ..... ۵۴

### پودمان دوم:

- راه اندازی موتور الکتریکی با رله قابل برنامه ریزی ..... ۵۵
- ارزشیابی شایستگی راه اندازی موتورهای الکتریکی با رله ..... ۹۰

### پودمان سوم:

- رله های قابل برنامه ریزی در تأسیسات صنعتی ..... ۹۱
- ارزشیابی شایستگی رله های قابل برنامه ریزی در تأسیسات صنعتی ..... ۱۳۶

### پودمان چهارم:

- امکانات آنالوگ رله های قابل برنامه ریزی ..... ۱۳۷
- ارزشیابی شایستگی امکانات آنالوگ رله های قابل برنامه ریزی ..... ۱۵۷

### پودمان پنجم:

- کاربردهای خاص رله های قابل برنامه ریزی ..... ۱۵۹
- ارزشیابی شایستگی کاربردهای خاص رله های قابل برنامه ریزی ..... ۲۰۱

- منابع و مأخذ ..... ۲۰۲

## سخنی با هنرجویان عزیز

شرایط در حال تغییر دنیای کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوری‌ها و تحقق توسعه پایدار، ما را بر آن داشت تا برنامه‌های درسی و محتوای کتاب‌های درسی را در ادامه تغییرات پایه‌های قبلی براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پژوهش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران در نظام جدید آموزشی بازطراحی و تألیف کنیم. مهم‌ترین تغییر در کتاب‌ها، آموزش و ارزشیابی مبتنی بر شایستگی است. شایستگی، توانایی انجام کار واقعی به‌طور استاندارد و درست تعریف شده است. توانایی شامل دانش، مهارت و نگرش می‌شود. در رشته تحصیلی - حرفه‌ای شما، چهار دسته شایستگی در نظر گرفته شده است:

- ۱- شایستگی‌های فنی برای جذب در بازار کار مانند توانایی برنامه‌نویسی رله‌های قابل برنامه‌ریزی به روش تردبانی
  - ۲- شایستگی‌های غیرفنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوری و مصرف بهینه
  - ۳- شایستگی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند کار با نرم‌افزارها
  - ۴- شایستگی‌های مربوط به یادگیری مادام‌العمر مانند کسب اطلاعات از منابع دیگر
- بر این اساس دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش مبتنی بر اسناد بالادستی و با مشارکت متخصصان برنامه‌ریزی درسی فنی و حرفه‌ای و خبرگان دنیای کار مجموعه اسناد برنامه درسی رشته‌های شاخه فنی و حرفه‌ای را تدوین نموده‌اند که مرجع اصلی و راهنمای تألیف کتاب‌های درسی هر رشته است.

این درس، ششمین درس شایستگی‌های فنی و کارگاهی است که ویژه رشته الکترونیک در پایه ۱۲ تألیف شده است. کسب شایستگی‌های این کتاب برای موفقیت آینده شغلی و حرفه‌ای شما بسیار ضروری است. هنرجویان عزیز سعی نمایید تمام شایستگی‌های آموزش داده شده در این کتاب را کسب و در فرایند ارزشیابی به اثبات رسانید.

کتاب درسی طراحی و اجرای رله‌های قابل برنامه‌ریزی شامل پنج پودمان است و هر پودمان دارای یک یا چند واحد یادگیری است و هر واحد یادگیری از چند مدخله کاری تشکیل شده است. شما هنرجویان عزیز پس از یادگیری هر پودمان می‌توانید شایستگی‌های مربوط به آن را کسب نمایید. هنرآموز محترم شما برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات

منظور می‌نماید و نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ می‌باشد. در صورت احراز نشدن شایستگی پس ارزشیابی اول، فرصت جبران و ارزشیابی مجدد تا آخر سال تحصیلی وجود دارد. کارنامه شما در این درس شامل ۵ پودمان و از دو بخش نمره مستمر و نمره شایستگی برای هر پودمان خواهد بود و اگر دریکی از پودمان‌ها نمره قبولی را کسب نکردید، تنها در همان پودمان لازم است مورد ارزشیابی قرار گیرید و پودمان‌های قبول شده در مرحله اول ارزشیابی مورد تأیید و لازم به ارزشیابی مجدد نمی‌باشد. همچنین این درس دارای ضریب ۸ است و در معدل کل شما بسیار تأثیرگذار است.

همچنین علاوه بر کتاب درسی شما امکان استفاده از سایر اجزای بسته آموزشی که برای شما طراحی و تألیف شده است، وجود دارد. یکی از این اجزای بسته آموزشی کتاب همراه هنرجو می‌باشد که برای انجام فعالیت‌های موجود در کتاب درسی باید استفاده نمایید. کتاب همراه خود را می‌توانید هنگام آزمون و فرایند ارزشیابی نیز همراه داشته باشید. اجزای بسته آموزشی دیگری نیز برای شما در نظر گرفته شده است که با مراجعه به وبگاه رشته خود به نشانی [www.tvoccd.oerp.ir](http://www.tvoccd.oerp.ir) می‌توانید از عنوانین آن مطلع شوید.

فعالیت‌های یادگیری در ارتباط با شایستگی‌های غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای، حفاظت از محیط‌زیست و شایستگی‌های یادگیری مادام‌العمر و فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه با شایستگی‌های فنی طراحی و در کتاب درسی و بسته آموزشی ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگی‌ها را در کنار شایستگی‌های فنی آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت‌های یادگیری به کار گیرید.

رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است لذا توصیه‌های هنرآموز محترمان را در خصوص رعایت مواردی که در کتاب آمده است، در انجام کارها جدی بگیرید.

امیدواریم با تلاش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی، گام‌های مؤثری در جهت سربلندی و استقلال کشور و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و تربیت مؤثر و شایسته جوانان برومند می‌هن اسلامی برداشته شود.

دفتر تأییف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

## سخنی با هنرآموزان گرامی

در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران و نیازهای متغیر دنیای کار و مشاغل، برنامه درسی رشته الکترونیک طراحی و بر اساس آن محتوای آموزشی نیز تالیف گردید. کتاب حاضر از مجموعه کتاب‌های کارگاهی می‌باشد که برای سال دوازدهم تدوین و تأليف گردیده است. این کتاب دارای ۵ پودمان است که هر پودمان از یک یا چند واحد یادگیری تشکیل شده است. همچنین ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از ویژگی‌های این کتاب می‌باشد که در پایان هر پودمان شیوه ارزشیابی آورده شده است. هنرآموزان گرامی باید برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات برای هر هنرجو ثبت کنند. نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ می‌باشد و نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل می‌گردد که شامل ارزشیابی پایانی در هر پودمان و ارزشیابی مستمر برای هریک از پودمان‌ها است. از ویژگی‌های دیگر این کتاب طراحی فعالیت‌های یادگیری ساخت یافته در ارتباط با شایستگی‌های فنی و غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق‌حرفه‌ای و مباحث زیست‌محیطی است. این کتاب جزئی از بسته آموزشی تدارک دیده شده برای هنرجویان است که لازم است از سایر اجزای بسته آموزشی مانند کتاب همراه هنرجو، نرم‌افزار و فیلم آموزشی در فرایند یادگیری استفاده شود. کتاب همراه هنرجو در هنگام یادگیری، ارزشیابی و انجام کار واقعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. شما می‌توانید برای آشنایی بیشتر با اجزای بسته یادگیری، روش‌های تدریس کتاب، شیوه ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، مشکلات رایج در یادگیری محتوای کتاب، بودجه‌بندی زمانی، نکات آموزشی شایستگی‌های غیرفنی، آموزش ایمنی و بهداشت و دریافت راهنمای و پاسخ فعالیت‌های یادگیری و تمرین‌ها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید. لازم به یادآوری است کارنامه صادر شده در سال تحصیلی قبل بر اساس نمره ۵ پودمان بوده است و در هنگام آموزش و سنجش و ارزشیابی پودمان‌ها و شایستگی‌ها می‌بایست به استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی منتشر شده توسط سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی مراجعه گردد. رعایت ایمنی و بهداشت، شایستگی‌های غیرفنی و مراحل کلیدی بر اساس استاندارد از ملزمومات کسب شایستگی می‌باشند. همچنین برای هنرجویان تبیین شود که این درس با ضریب ۸ در معدل کل محاسبه می‌شود و

دارای تأثیر زیادی است.

کتاب شامل پودمان‌های ذیل است:

**پودمان اول:** «توابع ساده رله قابل برنامه‌ریزی» برنامه‌نویسی رله قابل برنامه‌ریزی را با استفاده از کلیدهای روی صفحه و به کمک برنامه‌نویسی با نرم‌افزار و سیم‌کشی رله ارائه می‌کند و در ادامه کنترل مدارات روشنایی را به کمک رله ارائه می‌دهد.

**پودمان دوم:** «راهاندازی موتور الکتریکی با رله» به هدف راهاندازی موتورهای الکتریکی به صورت ترتیبی (تقدم و تأخیر) می‌پردازد. برنامه‌ها به شکل مدار فرمانی و شکل بلوک RS طراحی و رله سیم‌کشی می‌شود.

**پودمان سوم:** «رله در تأسیسات صنعتی» به هدف راهاندازی موتورهای الکتریکی به صورت تناوبی می‌پردازد. این مدارها جایگزین مدارهای راهاندازی کنتاکتوری هستند.

**پودمان چهارم:** «امکانات آنالوگ رله» به هدف اندازه‌گیری و کنترل کمیت‌های فیزیکی آنالوگ مانند دما و فشار، به کاربرد رله‌ها در کنترل این کمیت‌ها در صنعت می‌پردازد.


**پودمان پنجم:** «کاربردهای خاص رله» به مجموعه‌ای از قابلیت‌های رله‌های قابل برنامه‌ریزی، مانند توسعه مدارات ساختمان‌های هوشمند و ارتباط با تبلت یا گوشی تلفن همراه از طریق اپلیکیشن‌های مرتبط برای کنترل راهاندازی موتورهای الکتریکی اشاره دارد.

امید است که با تلاش و کوشش شما همکاران گرامی اهداف پیش‌بینی شده برای این درس محقق شود.

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

# پو دمان اول

## توابع ساده رله قابل برنامه ریزی

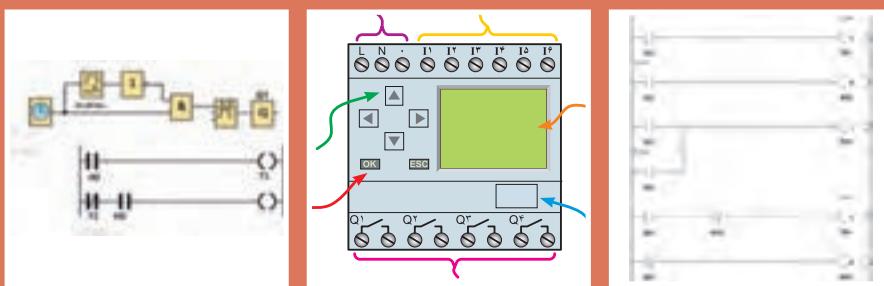

## واحد یادگیری ۱

### آیا می‌دانید:

- ۱- رله‌های قابل برنامه‌ریزی به چند دسته تقسیم می‌شوند؟
- ۲- رله‌های قابل برنامه‌ریزی چه کاربردی در طراحی سیم‌کشی برق ساختمان‌ها دارد؟
- ۳- برنامه‌نویسی با کلیدهای رله چه تفاوت‌هایی با برنامه‌نویسی در محیط نرم‌افزار دارد؟
- ۴- برنامه‌نویسی بلوکی و نرdbانی چه تفاوتی دارد؟

### استاندارد عملکرد

پس از اتمام این پودمان هنرجویان قادر خواهند بود مدارهای کنترل روشنایی ساختمان را با یک یا دو نمونه رله قابل برنامه‌ریزی (نرم‌افزار و دکمه‌ای آن) انجام دهند و زمینه‌سازی خواهد شد که در آینده، کنترل روشنایی برق ساختمان‌ها را با استفاده از هر نوع رله قابل برنامه‌ریزی انجام دهند.

## رله‌های قابل برنامه‌ریزی

امروزه رله‌های قابل برنامه‌ریزی، فصل مشترک فعالیت بسیاری از برق کاران و حتی مشاغل مرتبط با رشته برق شده است و در طراحی و سیم‌کشی برق، مثل نورپردازی‌ها و روشنایی خودکار ساختمان‌ها می‌توان آن را به کار گرفت. همچنین از این رله می‌توان در سیستم‌های حفاظتی و ساختمان‌های هوشمند به عنوان یک کنترل‌کننده در کنار سایر قطعات هوشمند استفاده کرد و این سیستم‌ها را توسعه داد. رله‌های قابل برنامه‌ریزی می‌توانند با دریافت پیامک، سیستمی را فعال کند یا دارای اپلیکیشنی باشد که با استفاده از تلفن همراه هوشمند، فرمانی را برای راهاندازی و خاموش کردن سیستمی به کار گیرد. رله قابل برنامه‌ریزی در بعضی از تابلوهای برق مثل کنترل موتورخانه ساختمان‌ها، دستگاه‌های دارای دو یا چند موتورالکتریکی، کارگاه‌های کوچک صنعتی و نظایر آن نیز مشاهده می‌شود. حتی می‌توان با استفاده از رله قابل برنامه‌ریزی، عوامل فیزیکی مثل فشار، دما و نظایر آن را کنترل نمود؛ این نوع کنترل در تأسیسات الکتریکی کاربرد فراوان دارد.

در این پودمان، ساختمان ظاهری رله‌های قابل برنامه‌ریزی و زبان برنامه‌نویسی آنها ارائه می‌شود. همچنین دکمه‌های روی این قطعه که ابزاری برای برنامه‌ریزی برای این دستگاه است معرفی می‌شود. از طرف دیگر یکی از کاربردهای مهم این رله در سیم‌کشی برق ساختمان و خصوصاً روشنایی آموزش داده می‌شود. وجود تایмерهای متنوع و متعدد در این وسیله و اینکه می‌توان به کلیدها و شستی‌ها چند کار متفاوت سپرد از جمله مزیت‌هایی است که در قالب چند کار عملی در این پودمان به آنها پرداخته می‌شود.

فعالیت




در این متن چه مزایایی از رله‌های قابل برنامه‌ریزی آورده شده است؟

### PLR Features
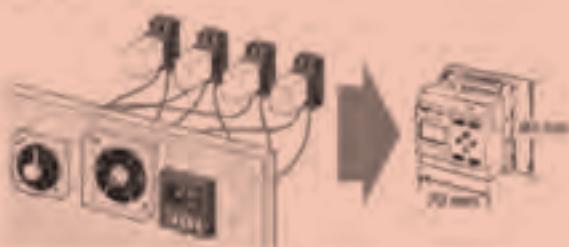
#### Saves Space, Wiring, and Installation Steps

- Versatile functionality in a compact body (70 mm wide x 90 mm high).

- This single Unit easily provides relay, timer, counter, and time switch functions. Wiring work is greatly reduced because Separate wiring is not required for devices such as timers and counters.



#### Easy Programming

The LCD screen comes with 8 operation buttons on the front panel to enable programming in ladder view format. The LCD screen also has a backlight, making it easier to see when the PLR is used in dark locations.

#### Support Software with Simulation Function

- Programs can be easily written, saved, and monitored by personal computer.
- Programs can be simulated on the personal computer without connecting to the PLR.



## ۱- آشنایی با شکل ظاهری رله های قابل برنامه ریزی و شرکت های سازنده آنها

رله های قابل برنامه ریزی دارای تنوع شکل ظاهری و نرم افزار داخلی هستند. در شکل ۱ چندین نمونه متفاوت از این رله ها آورده شده است. این رله ها بر اساس نوع نرم افزار و شرکت سازنده در ده گروه مختلف مطابق جدول ۱ تقسیم می شوند.

جدول ۱- دسته بندی رله های قابل برنامه ریزی بر اساس نوع برنامه و شرکت سازنده

NO.	Programmable Logic Relay (PLR)	Manufacturing company	Country	Software	KeyPad LAD/FBD
1	LOGO!	SIEMENS	Germany	LOGO!soft	FBD
	SmartRelay	IDEA	Japan	WindLGC	FBD
	x - Logic	EASY Electronic	China	x - Logic soft	FBD
	x - Logic Mic	REIVTECH	China	x - Logic soft	FBD
	PLR	ONI	Russia	ONI PLR Studio	FBD
	SmartLOGO!	Iran Electronic Energy	Iran	LOGO!soft	-----
2	easy	MOELLER / EATON	Germany / US	Easy Soft	LAD
	CL	ABB	Germany	CL - Soft	LAD
	Pico	Allen Bradley (Rockwell)	US	PicoSoft	LAD
3	Durus	General Electric	US	Durus - soft	LAD / FBD
	SG2	TECO	Canada	SG2Client	LAD / FBD
	Genesis	KB - Electronics	US	PR - Link	LAD / FBD
	iSmart	IMO	UK	SMTClient	LAD / FBD
	Kinco	Lovato	Italy	LRD - Client	LAD / FBD
4	ZEN	OMRON	Japan	ZENsoft	LAD
5	ZELIO	Telemecanique / Schneider	France	ZELIOsoft	LAD / FBD
	Millenium	Crouzet	US	Crouzet logic	LAD / FBD
6	PHARAO	TEHBEN	Germany	PHARAO soft	FBD
	ALPHA	Mitsubishi	Japan	ALPHA software	FBD
7	APB / SP / FAB	ARRAY	China	Super - CAD	FBD
	APB	LOTEK	Taiwan	Super - CAD	FBD
	FAB	Comat BoxX	US	QuickII	FBD
8	Genie	Genesis Automation	US	G - Soft NX	LAD
	C3 - 900 SPR	c3 controls	US	SPR - soft III	LAD
9	PR200	Aky TEC	Germany	akYtecALP	FBD
10	Micro - 8xx	Allen Bradley (Rockwell)	US	CCW software	FBD



رله‌های نشان داده شده در شکل ۱ متناظر با کدام دسته‌بندی در جدول ۱ است؟



شکل ۱- انواع رله‌های قابل برنامه‌ریزی در چند گروه مختلف



رله‌های نشان داده شده در شکل ۲ متناظر با کدام دسته‌بندی در جدول ۱ است؟



شکل ۲- چند نمونه رله قابل برنامه‌ریزی


## ۱-۲ ساختمان رله‌های منطقی قابل برنامه‌ریزی

به طور کلی رله‌های منطقی قابل برنامه‌ریزی از دو جزء اصلی تشکیل می‌شوند: (الف) اجزای ظاهری (ب) اجزای داخلی

### (الف) اجزای ظاهری

رله‌های قابل برنامه‌ریزی از نظر ظاهری دارای اجزای زیر هستند.

**۱- ورودی‌ها:** ورودی‌ها را با حرف I و یک شماره، مانند I1 و I2 و I3 ... در محل ترمینال‌های ورودی رله نشان می‌دهند. تعداد ورودی‌ها معمولاً ۶ تا ۱۲ عدد و یا بیشتر است. شستی‌ها، میکروسویچ‌ها و عواملی که وظیفه وصل و قطع مدار را عهده‌دار باشند به این قسمت متصل می‌شوند.

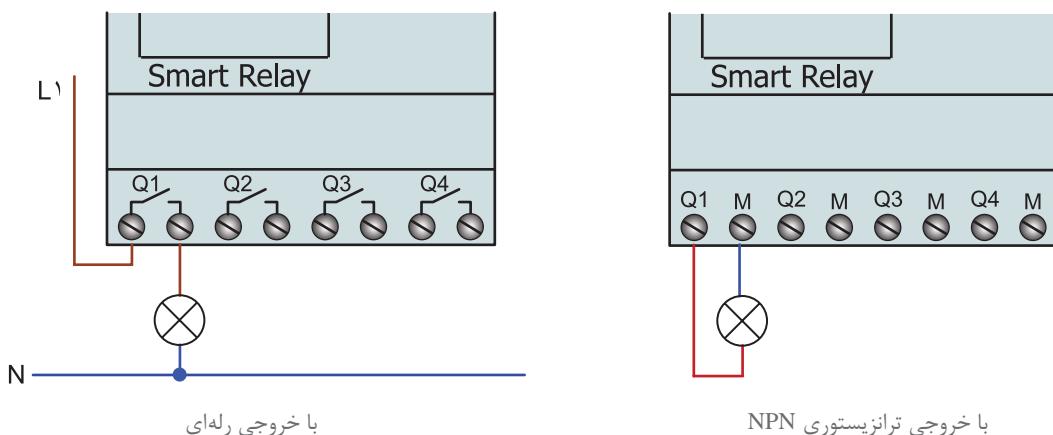

شکل ۳- خروجی رله‌ای و ترانزیستوری رله قابل برنامه‌ریزی


**۲- خروجی‌ها:** خروجی‌ها را با حرف Q و یک شماره، مانند Q1 و Q2 و Q3 و ... در محل ترمینال‌های خروجی نشان می‌دهند. بوبین کنتاکتورها به این محل متصل می‌شوند. تعداد خروجی‌ها معمولاً ۴ تا ۶ عدد و یا بیشتر است. خروجی‌های رله‌های قابل برنامه‌ریزی در دو نوع رله‌ای و ترانزیستوری ساخته می‌شود (شکل ۳). این موضوع نوع سیم‌کشی آنها در خروجی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

**۳- محل تغذیه:** مقدار ولتاژ مورد نیاز رله ۱۲V، ۲۴V ۲۳۰V مستقیم (DC) و یا ۲۳۰V متناوب (AC) است. معمولاً محل تغذیه با حروف L و N مشخص شده تغذیه اولین ترمینال‌های سمت چپ هر رله را تشکیل می‌دهد. در شکل ۴ تصویر ظاهری یک نمونه رله نشان داده شده است.

**۴- نمایشگر LCD:** وسیله‌ای برای مشاهده برنامه‌ریزی دستی یا نمایش پیام است.

**۵- کلیدهای معمولی و جهت‌دار:** برای برنامه‌ریزی دستی از کلیدهای جهت‌دار استفاده می‌شود.

**۶- دریچه اتصال کابل رابط به کامپیوتر:** با برداشتن درپوش آن می‌توان یک سر کابل ارتباطی RS232 یا USB را به رله و سمت دیگر را به کامپیوتر اتصال داد. در نمونه‌های جدید از کابل شبکه RG45 برای ارتباط با رله استفاده می‌شود.

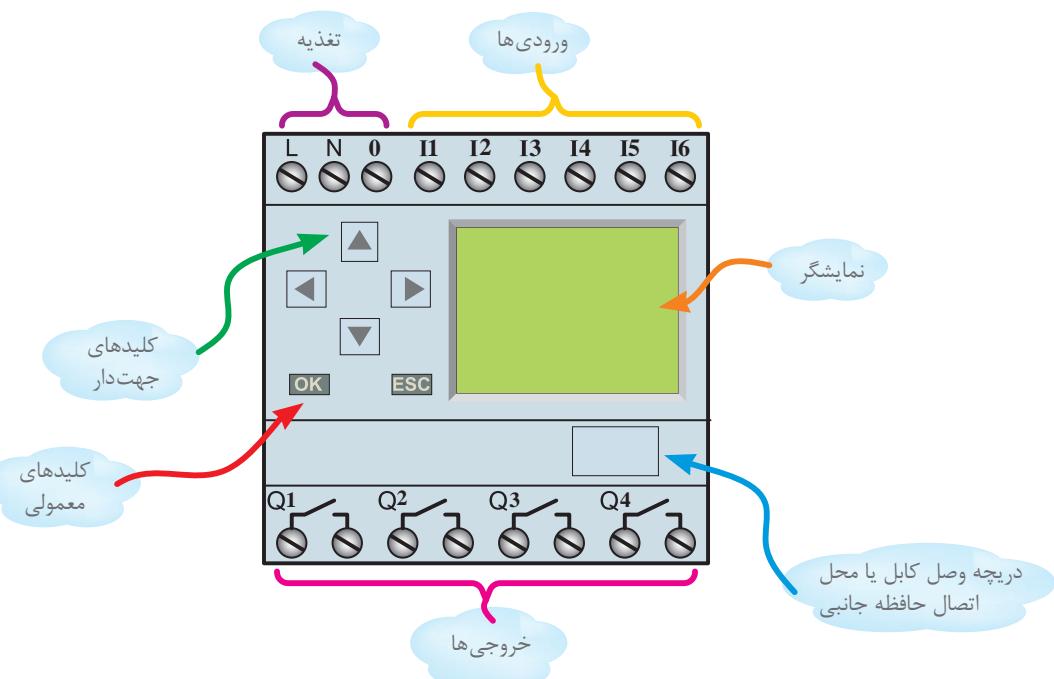

شکل ۴- اجزای ظاهری رله قابل برنامه‌ریزی


## ب) اجزای داخلی

اجزای داخلی این رله‌ها از یک برد الکترونیکی به همراه یک سری قطعات الکترونیکی تشکیل شده است و بر پایه اصول و توابع منطقی کار می‌کند. این قسمت خود از سه جزء تشکیل شده است.

۱- پردازشگر: انجام کارهای محاسباتی و مقایسه و نتیجه‌گیری فعالیت‌های منطقی به عهده این بخش است.

۲- حافظه: وظیفه این قسمت نگهداری و ذخیره اطلاعات است.

۳- منبع تغذیه: تأمین ولتاژ مورد نیاز رله‌ها به عهده این قسمت است. اصطلاحاً به مجموعه سه جزء فوق، واحد پردازش مرکزی (Central Processing Unit) CPU یا مغز سیستم می‌گویند. شکل ۵ تصویر بلوکی اجزای داخلی رله قابل برنامه‌ریزی را نشان می‌دهد.

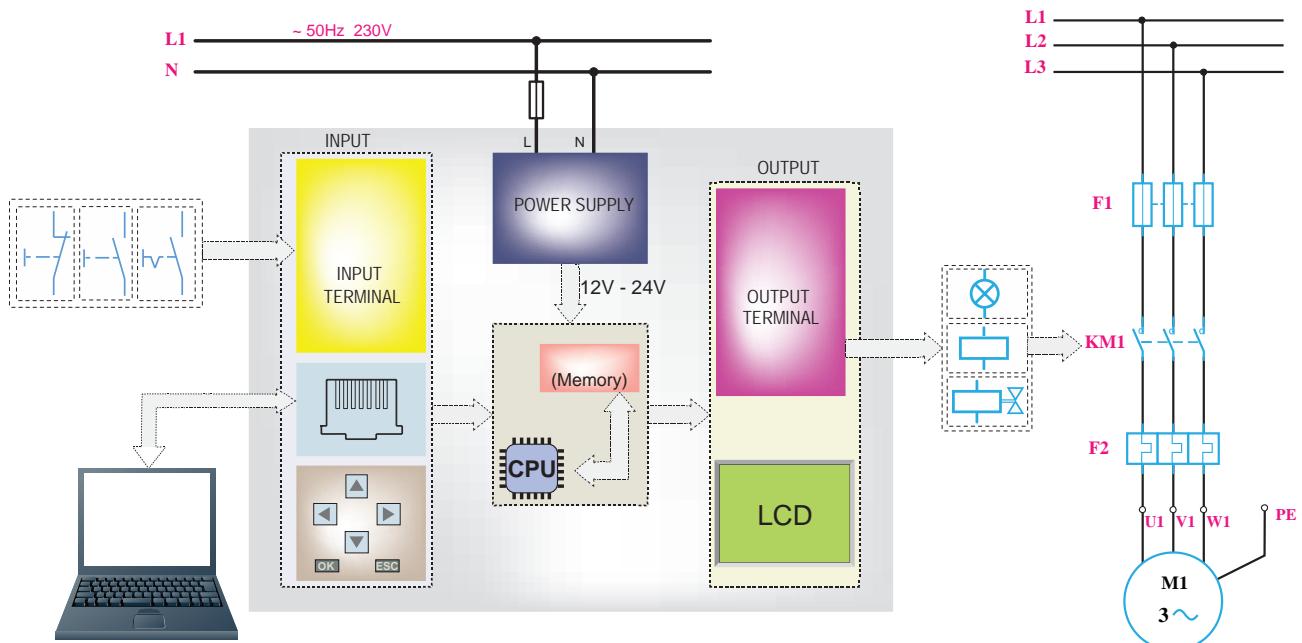

شکل ۵- تصویر بلوکی اجزای داخلی رله قابل برنامه‌ریزی



اجزای مختلف رله‌های نشان داده شده در شکل ۵ را به تفکیک ورودی، خروجی و تغذیه مشخص کنید.

### ۱-۳ معرفی برنامه‌نویسی رله‌های قابل برنامه‌ریزی

برنامه‌نویسی قابلیتی برای فرمان پذیری رله است. این فرمان توسط رایانه یا کلیدها اعمال می‌شود. زبان برنامه راهی برای ارتباط با سخت‌افزار رله توسط کلیدهای جهت‌دار یا برنامه نوشته شده در محیط برنامه‌نویسی روی رایانه است. برنامه‌نویسی رله‌ها به دو صورت نرdbانی یا لدر(Ladder) و بلوکی(FBD) انجام می‌شود.

**۱-۳-۱ برنامه‌نویسی به روش نرdbانی:** در این روش برنامه‌ریزی از علامت کنتاکت(Tyge - Contact) و همچنین علامت بوبین(Coil) استفاده می‌شود. این برنامه‌نویسی تشابه زیادی با شکل مدارها دارد، اما نباید به جای برنامه به آن مدار گفته شود.


در برنامه‌نویسی با این روش به اصول زیر باید توجه کرد.

۱- در روش نرdbانی ورودی را با کنتاکت نشان می‌دهند. کنتاکت (تیغه) باز I1 با علامت و کنتاکت بسته I2 با علامت نشان داده می‌شود.

۲- خروجی را با بوبین نشان می‌دهند و علامت آن به صورت است و ضمناً کنتاکت مربوط به هر بوبین اگر از نوع باز باشد با علامت مشخص می‌شود.

۳- کنتاکت‌ها اگر از نوع ورودی باشند با حرف I و اگر از نوع خروجی (بوبین) باشند با حرف Q مشخص می‌شوند. بدیهی است کنتاکت مربوط به بوبین (خروجی) همنام و هم‌شماره بوبین خواهد بود مثل Q1 (شکل ۶).

۴- آخرین ستون سمت راست در روش نرdbانی فقط می‌تواند محل قرارگرفتن بوبین باشد؛ سایر ورودی‌ها و کنتاکت‌های بوبین می‌توانند در هر محلی در روش نرdbانی رسم شود.

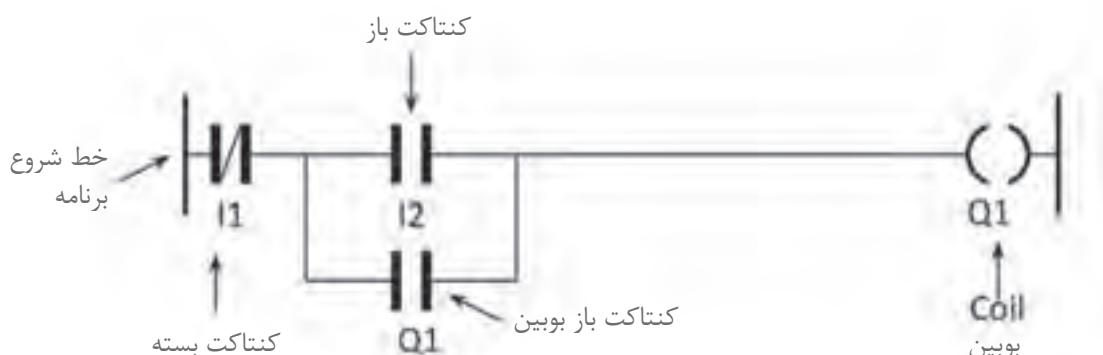

شکل ۶- برنامه‌نویسی به شیوه نرdbانی

۵- در مقایسه با مدارهای معمول، که نحوه ترسیم نقشه عمودی بوده از بالا با فیوز و کلیدها شروع و در پایین ترین نقطه به لامپ یا مصرف‌کننده ختم می‌شود اما در روش نرdbانی ترسیم برنامه به صورت افقی بوده کنتاکت‌ها روی پله‌های یک نرdbان از چپ به راست چیده شده و در ستون سمت راست به بوبین ختم می‌شود (شکل ۷).



شکل ۷- برنامه‌نویسی مدار فرمان به شیوه نرdbانی

### ۱-۳-۲ معرفی برنامه‌نویسی به روش بلوکی


۱- در این روش ترسیم برنامه از سمت خروجی به سمت ورودی است (معمولًاً از سمت راست شروع و به سمت چپ ختم می‌شود).

۲- در روش بلوکی ورودی علامت - ۱ و خروجی با علامت - Q نشان داده می‌شود. ورودی با حرف I و خروجی با حرف Q مشخص می‌شوند و در بالای بلوک این حروف و شماره آنها درج می‌شود.

۳- یک خروجی بوبین می‌تواند به ورودی چندین بلوک وصل شود. به این ترتیب کنتاکت آن خروجی ساخته می‌شود.



۴- در این روش برای اتصالات و برنامه‌ریزی می‌توان از عملگرهای منطقی استفاده کرد، برای مثال در این روش اتصال سری را AND و اتصال موازی را OR می‌نامند.

۵- برای ساخت علامت کنتاکت بسته از عملگر منطقی NOT مطابق شکل ۸ می‌توان استفاده کرد.

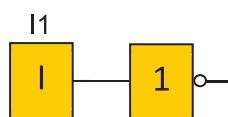

شکل ۸- عملگر منطقی NOT

۶- در مواردی که خروجی عملگر NOT به ورودی هر عملگری وصل شود می‌توان به جای عملگر NOT از یک حباب استفاده نمود (شکل ۹).

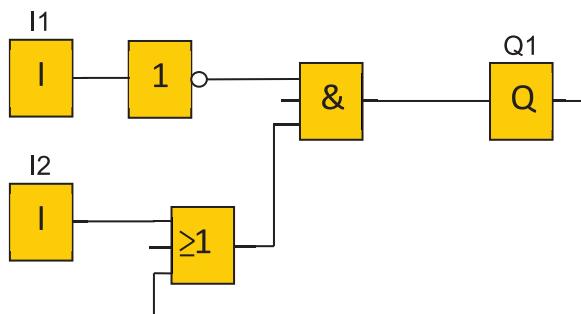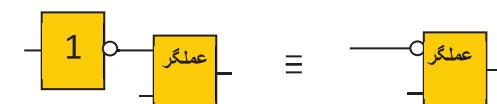

شکل ۹- یک نمونه مدار با رسم به روش بلوکی یا FBD

همان طور که در معرفی زبان نردبانی و بلوکی گفته شد مشابهت با شکل مدارهای الکتریکی نباید باعث ایجاد تصورات نادرست در مورد برنامه شود. باید توجه داشت رسم علامت کنتاکت برای ورودی در برنامه ها به معنای وجود کنتاکت در داخل PLR نیست؛ همین طور رسم خطوطی برای اتصال عملگرهای و یا ورودی و خروجی ها به معنای مسیری برای عبور جریان نیست. دو روش برنامه نویسی نردبانی و بلوکی نمادهای گرافیکی هستند که فقط کار را ساده سازی می کنند اما اتصالات آنها وجود خارجی ندارد؛ برای مثال برنامه ای مشابه شکل ۱۰ در اصل برنامه  $I1 = Q1$  است و بدین معنا است که هر ارزش منطقی که  $I1$  داشته باشد  $Q1$  هم همان ارزش منطقی را دارد.



شکل ۱۰- مقایسه برنامه نویسی بلوکی و نردبانی

در جدول ۲، مقایسه برنامه نویسی به روش بلوکی و نردبانی برای عملگرهای مختلف نشان داده شده است.

تحقیق کنید

مبنای جدول ارزش خروجی ( $Q1$ ) در جدول ۲ چیست؟




جدول ۲- مقایسه برنامه بلوکی و نردنی

عملگر	جدول ارزش	برنامه نردنی	برنامه بلوکی															
AND	<table border="1"> <tr><td>I<sub>1</sub></td><td>I<sub>2</sub></td><td>Q<sub>1</sub></td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> </table>	I <sub>1</sub>	I <sub>2</sub>	Q <sub>1</sub>	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1		
I <sub>1</sub>	I <sub>2</sub>	Q <sub>1</sub>																
0	0	0																
0	1	0																
1	0	0																
1	1	1																
OR	<table border="1"> <tr><td>I<sub>1</sub></td><td>I<sub>2</sub></td><td>Q<sub>1</sub></td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> </table>	I <sub>1</sub>	I <sub>2</sub>	Q <sub>1</sub>	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1		
I <sub>1</sub>	I <sub>2</sub>	Q <sub>1</sub>																
0	0	0																
0	1	1																
1	0	1																
1	1	1																
NOT	<table border="1"> <tr><td>I<sub>1</sub></td><td>Q<sub>1</sub></td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td></tr> </table>	I <sub>1</sub>	Q <sub>1</sub>	1	0	0	1											
I <sub>1</sub>	Q <sub>1</sub>																	
1	0																	
0	1																	
NAND	<table border="1"> <tr><td>I<sub>1</sub></td><td>I<sub>2</sub></td><td>Q<sub>1</sub></td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>	I <sub>1</sub>	I <sub>2</sub>	Q <sub>1</sub>	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0		
I <sub>1</sub>	I <sub>2</sub>	Q <sub>1</sub>																
0	0	1																
0	1	0																
1	0	0																
1	1	0																
NOR	<table border="1"> <tr><td>I<sub>1</sub></td><td>I<sub>2</sub></td><td>Q<sub>1</sub></td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>	I <sub>1</sub>	I <sub>2</sub>	Q <sub>1</sub>	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0		
I <sub>1</sub>	I <sub>2</sub>	Q <sub>1</sub>																
0	0	1																
0	1	0																
1	0	0																
1	1	0																
XOR	<table border="1"> <tr><td>I<sub>1</sub></td><td>I<sub>2</sub></td><td>Q<sub>1</sub></td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>	I <sub>1</sub>	I <sub>2</sub>	Q <sub>1</sub>	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0		
I <sub>1</sub>	I <sub>2</sub>	Q <sub>1</sub>																
0	0	0																
0	1	1																
1	0	1																
1	1	0																

## ۴- کلیدهای روی رله‌های قابل برنامه ریزی

برنامه نویسی روی رله‌ها به دو روش ممکن است. روش اول از طریق کلیدهای روی رله برنامه نویسی انجام می‌شود و در روش دوم این کار با استفاده از برنامه نویسی در محیط نرم افزار روی رایانه انجام می‌شود. شکل ظاهری و محل قرارگرفتن کلیدها روی رله شرکت های مختلف با هم کمی فرق دارد (شکل ۱۱). اگر برنامه نویسی با کلیدهای یک رله به صورت FBD / LAD انجام شده باشد با نمونه های دیگر هم می‌توان برنامه نویسی توسط کلیدها را انجام داد. (شکل ۱۱)

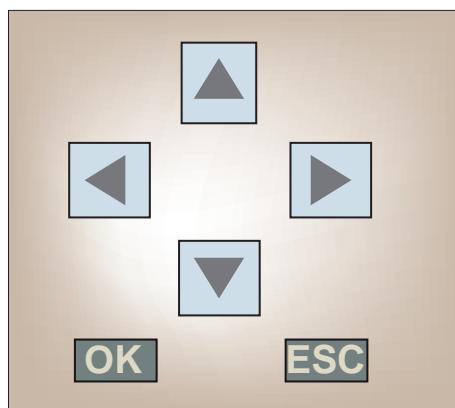

شکل ۱۱ - کلید های جهت دار

در نمونه های داده شده در شکل های قبلی، معمولاً هر رله دارای ۶ یا ۸ عدد کلید می باشد. این کلیدها را به صورت زیر می توان تقسیم بندی کرد:

۱- چهار کلید به کلیدهای جهت دار معروف است و در صفحه کوچک با آنها می توان در مسیر برنامه یک مکان نما (Curser) را حرکت داد. در برخی از رله های قابل برنامه ریزی کل برنامه در یک نگاه قابل مشاهده نیست و شاید فقط یک بلوک یا کنتاکت حین برنامه نویسی قابل دیدن در صفحه نمایش باشد؛ بنابراین در صورتی که برنامه گرافیکی (نردنبایی - بلوکی) دارای انشعابی باشد باید مسیر رفته را مجدد برگشته و از محل انشعاب برنامه را ادامه داد.


۲- دو عدد کلید دیگر به نام های OK و ECS وجود دارد. کلید OK برای تأیید علامت کنتاکت یا علامت بلوک یا تأیید علامت هایی است که برای اتصال ها به کار می رود و کلید ECS برای صرف نظر کردن از یک کار حین برنامه نویسی است و در انتهای برنامه نویسی، این کلید می تواند خارج شدن از برنامه را نیز انجام دهد.

۳- دو کلید دیگر که فقط در برخی از نمونه ها دیده می شود. یکی کلید «DEL» یا (–) است که می تواند بلوک و یا خط انتخاب شده ای را پاک کند و دکمه دیگر SEL یا ALT یا (+) است که به کمک آن می تواند بلوک و یا خطی که قبل انتخاب شده و از آن عبور کرده را برگشت داده و مجددًا انتخاب و آن را ویرایش کرد.

شکل ۱۲، جدول و نموداری است که کار دکمه ها و منوهای برنامه نویسی را نشان می دهد.

### **Operation Button Names and Operations**

Button	Function			
	Menus	Writing ladder program	Setting parameters	Button switch (See page 99.)
DEL	---	Deletes inputs, outputs, connection lines, and blank lines.	---	B5 ON
ALT	---	Switches between normally open and normally closed conditions. Changes to connection line write mode. Inserts a line.	---	B7 ON
Up	Moves the cursor up and down.  Selects bit types and functions.	Moves the cursor up and down.  Selects bit types and functions.	Moves the cursor up and down.  Changes numerals and parameters.	B5 ON
Down				B2 ON
Left	---	Moves the cursor right and left.	Moves the cursor right and left.	B3 ON
Right				B4 ON
ESC	Returns to the previous screen.	Cancels the setting and returns to the previous operation.	Cancels the setting and returns to the previous operation.	B0 ON
OK	Selects the menu item at the cursor position.	Confirms the setting.	Confirms the setting.	B1 ON

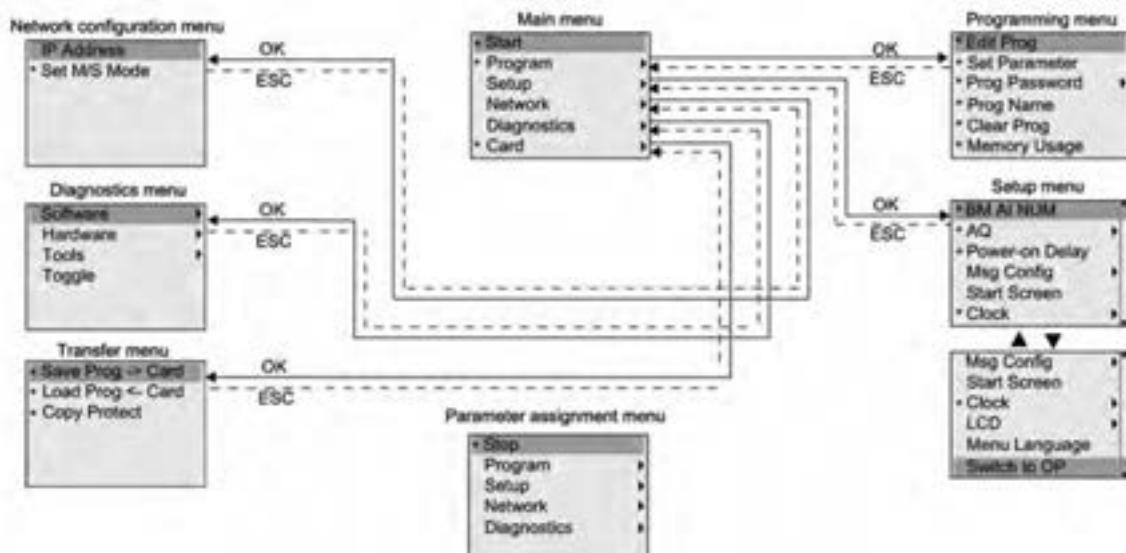


شکل ۱۲- جدول و نموداری که کار دکمه ها و منوهای پرونامه نویسی، رله را نشان می دهد



## هدف: برنامه نویسی توسط دکمه های روی یک نمونه رله

الف) نمونه بلوکی: در این کار عملی مطابق شکل ۱۳، مراحل دوازده گانه نشان داده شده را دنبال کنید و آخرین بلوک را روی صفحه نمایش ظاهر کنید.

ب) نمونه نرده بانی

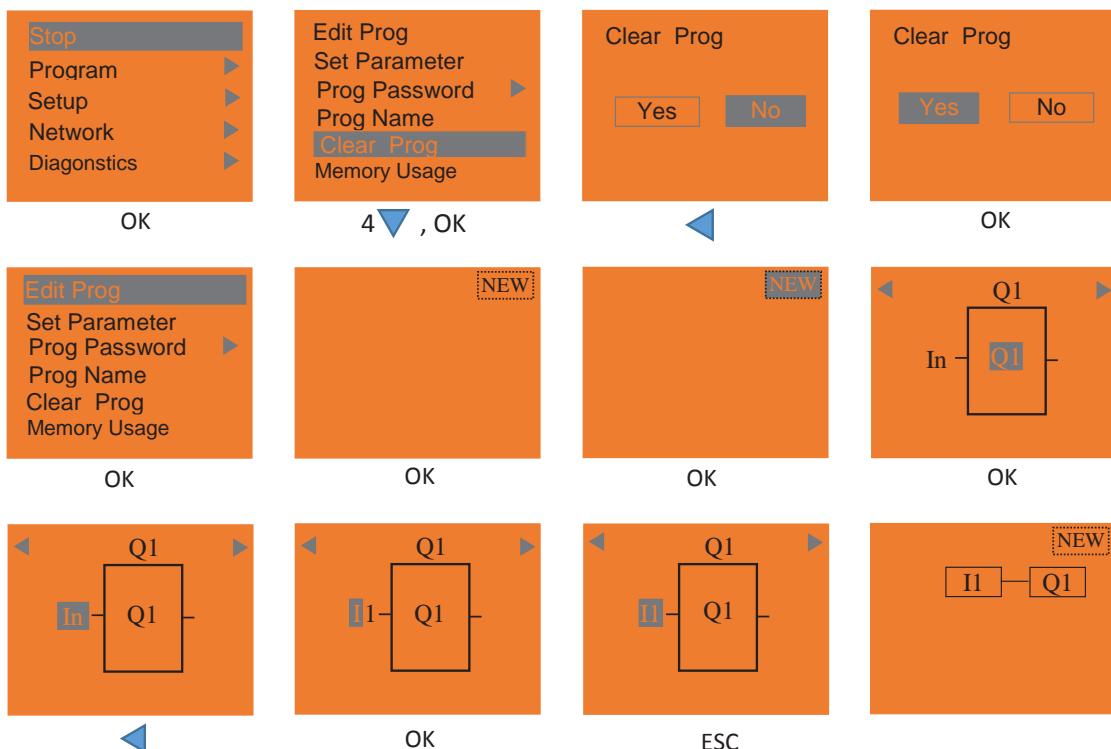

شکل ۱۳- نمونه برنامه بلوکی

توسط دکمه های PLR برنامه ای شامل دو ورودی که با هم AND یا OR شده اند را نیز ایجاد نمایید.




## ۱-۵ اصول سیم کشی و نصب رله

برای سیم کشی، نصب رله، اجرا و پیاده سازی کارهای عملی هر مدار ابتدا باید قطعات مختلف مدار مانند شستی و کلید را باز کرده و روی رله PLR سیم کشی کرد. برای انجام این کار این اصول باید رعایت شود:

- ۱- بهتر است از شستی و کلیدهای ساده در سیم کشی ورودی های رله های قابل برنامه ریزی استفاده کرد چرا که ورودی ها باید مستقل از هم دیده شوند و هر کلید یا شستی فقط یک ورودی را اشغال کند.
- ۲- سری کردن کلیدها یا شستی ها و پس از این کار، اتصال آنها به یک ورودی درست نیست.
- ۳- توجه به این نکته ضروری است که هیچ جریانی از ورودی به سمت خروجی رله جاری نمی شود. اما در

رله‌های قابل برنامه‌ریزی از نوع خروجی رله‌ای، تغذیه را باید توسط یک سیم به ترمینال ۱ از خروجی اتصال داد.

۴- نحوه صحیح نصب یک رله قابل برنامه‌ریزی در تابلوی برق، مطابق شکل ۱۴ نشان داده شده است.

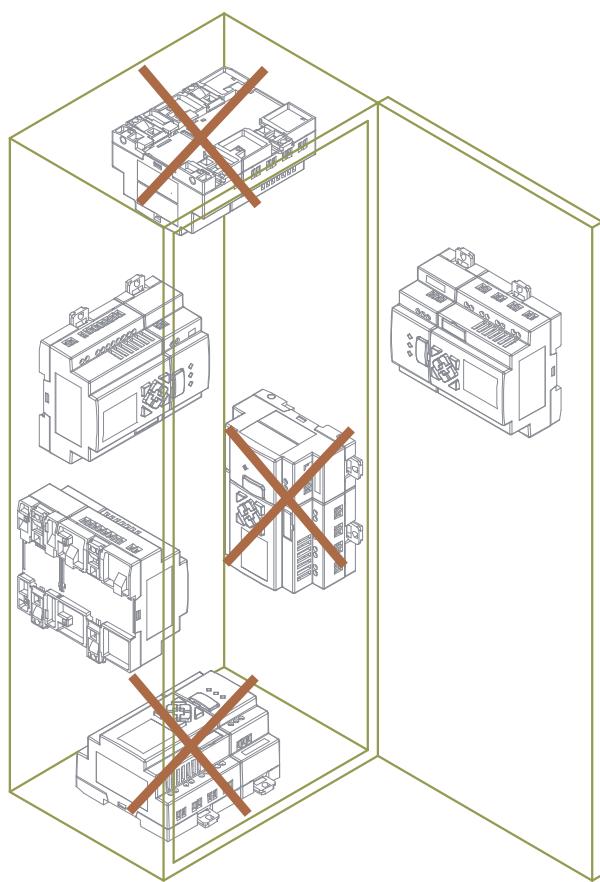

شکل ۱۴- نحوه نصب صحیح رله در تابلو

## ۶-۱- اصول برنامه‌نویسی

برای برنامه‌نویسی رله قواعد زیر باید رعایت شود:

- ۱- قطعات مدار شامل کلید/شستی و لامپ به ترمینال‌های خاصی از (ورودی و خروجی) رله سیم‌کشی و متصل شده است. بنابراین در برنامه‌نویسی نیز همین ترمینال‌ها به عنوان ورودی یا خروجی باید استفاده شود و برای همان منظور برنامه‌نویسی انجام شود.
- ۲- در برنامه‌نویسی مدارهای روشنایی ساده از یک ارتباط بین ورودی و خروجی (I و Q) استفاده می‌شود.
- ۳- برای برنامه مدارهای روشنایی تبدیل و صلیبی ازتابع XOR (که قبلاً به صورت بلوکی و نرdbanی در جدول ۲ این پومند به آن اشاره شد) استفاده می‌شود.


- ۴- برای مدارات رله ضربه‌ای از تابع رله پالسی و ورودی و خروجی‌ها در برنامه‌نویسی باید استفاده کرد.
- ۵- برای مدارهای روشنایی دارای تایмер نیز که در انتهای این پومن آورده شده از تایمرهای متنوع موجود در برنامه رله قابل برنامه‌ریزی استفاده می‌شود.

### کار عملی ۲



هدف: پیاده‌سازی مدارات روشنایی در رله‌های قابل برنامه‌ریزی


مدارهای روشنایی را در درس طراحی و سیم‌کشی برق ساختمان‌های مسکونی فراگرفتید. اگر با استفاده از رله‌های قابل برنامه‌ریزی و مطابق شکل ۱۵ سیم‌کشی کنید، برای این کار کافی است شستی یا کلید ساده یک پل را در ورودی‌ها قرار دهید. روشنایی‌ها در خروجی رله نصب شود. سپس با برنامه‌ریزی هر مدار روی رله، مدار روشنایی مورد نظر را پیاده‌سازی کنید.

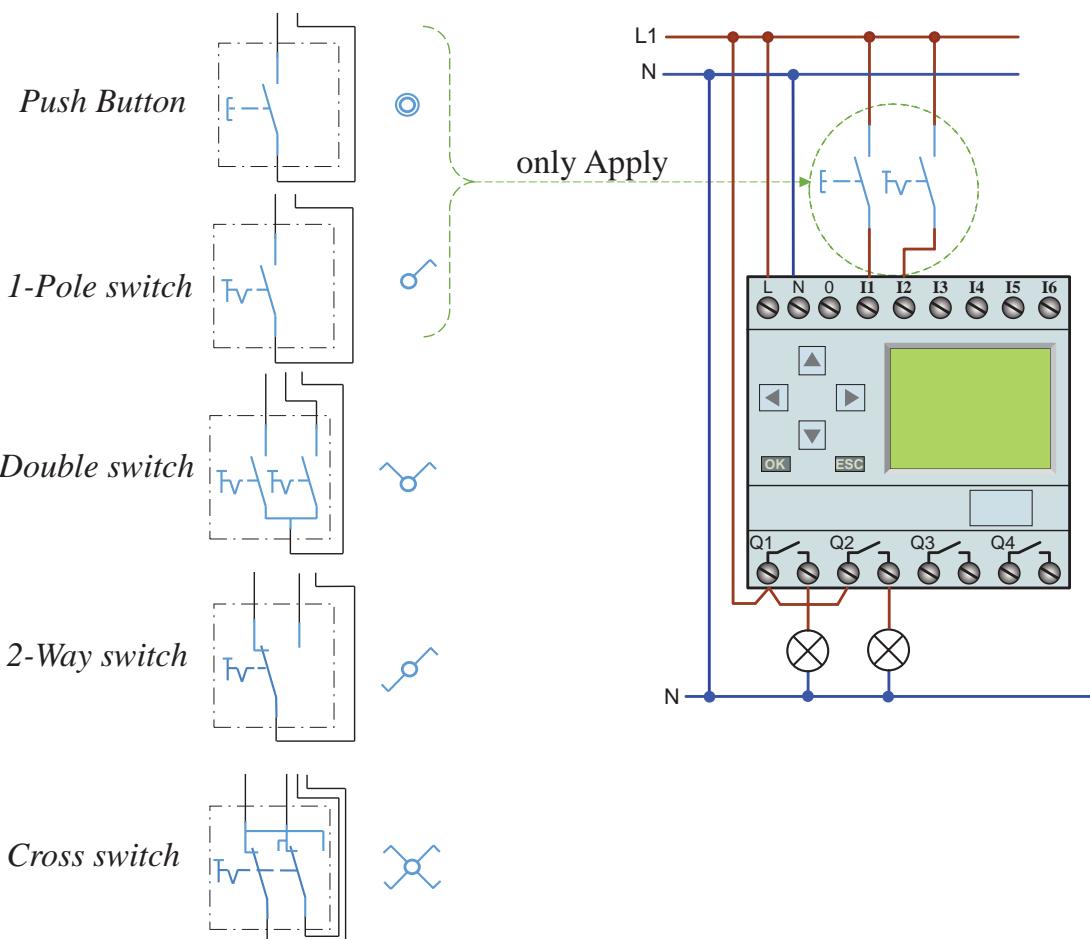

شکل ۱۵- نحوه اتصال کلید به رله




شمای فنی مدارهای روشنایی مورد نیاز و مسیر جریان، مطابق شکل ۱۶ آورده شده است.

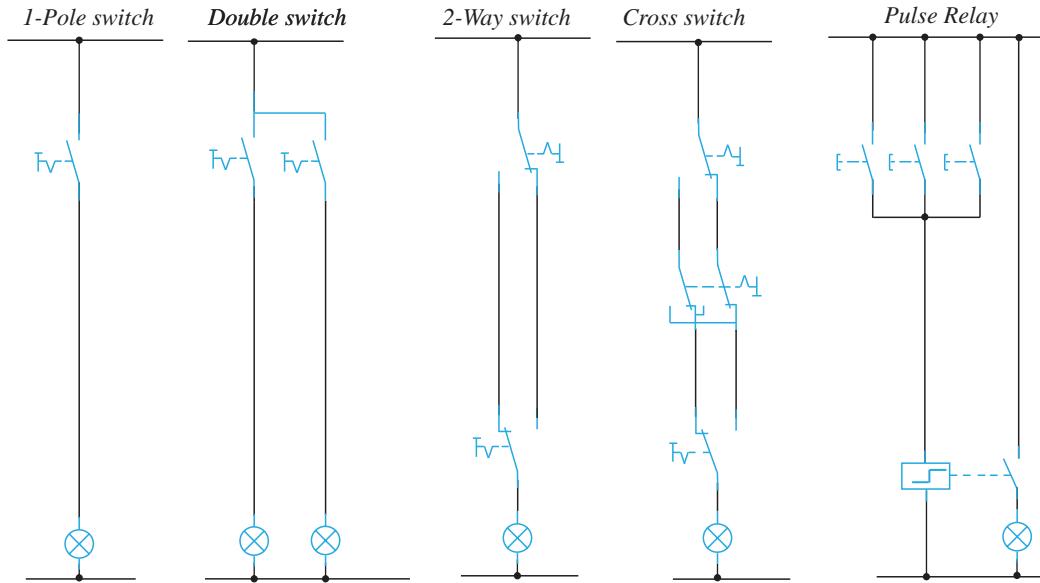


شکل ۱۶- شمای فنی مدارهای روشنایی

### الف) پیاده‌سازی مدار یک پل و مدار کلید دوبل روی PLR

مراحل انجام کار: شمای فنی، نحوه سیم‌کشی و اتصال رله و برنامه‌نویسی مدار یک پل و مدار دوبل به روش بلوکی و نرده‌بانی را مطابق شکل ۱۷ برنامه‌نویسی کنید. مراحل انجام این کار عملی را با کلیدهای رله مطابق شکل ۱۸ انجام دهید.

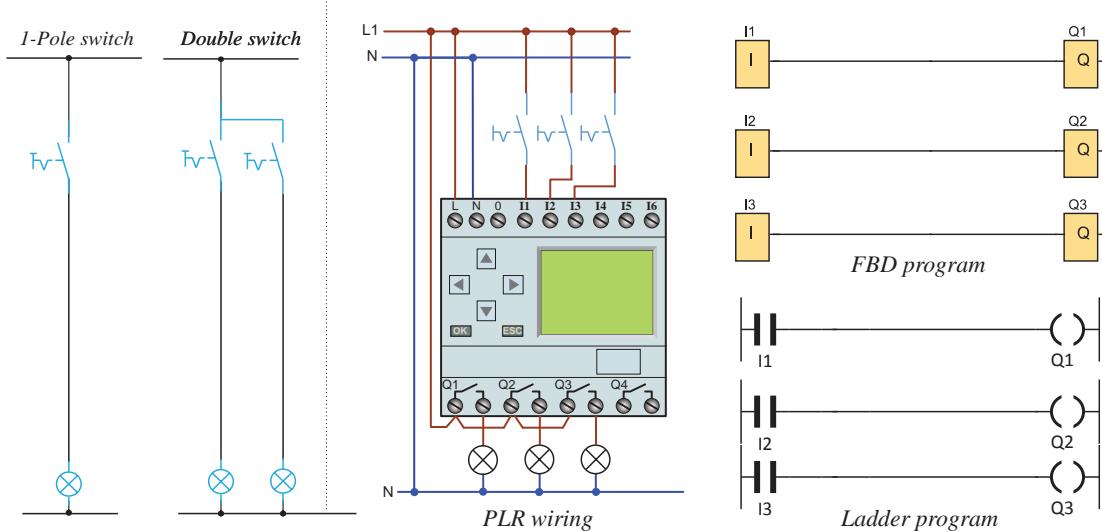

شکل ۱۷- شمای فنی مدارهای یک پل و دوبل

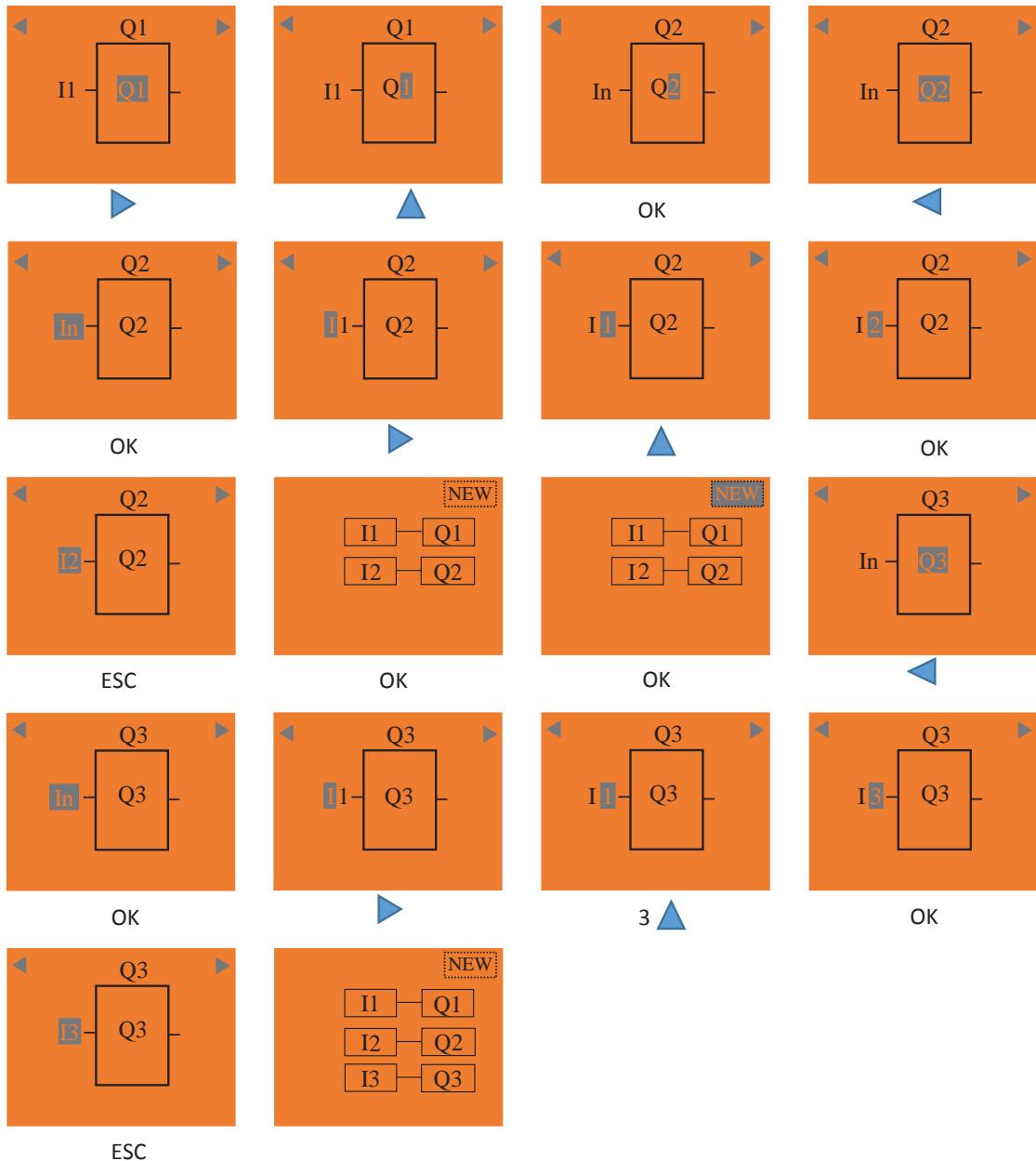

شکل ۱۸- مراحل اجرای مدارهای یک پل و دوبل


شبیه‌سازی کار عملی با نرم‌افزار SIMU - CADe را مشاهده کنید.

نمایش فیلم




### ب) مدار کلید تبدیل

مراحل انجام کار: شمای فنی، نحوه سیمکشی و اتصال رله و برنامه‌نویسی مدار یک پل و مدار تبدیل به روش بلوکی و نرده‌بانی را مطابق شکل ۱۹ برنامه‌نویسی کنید. مراحل انجام این کار عملی را با کلیدهای رله مطابق شکل ۲۰ انجام دهید.

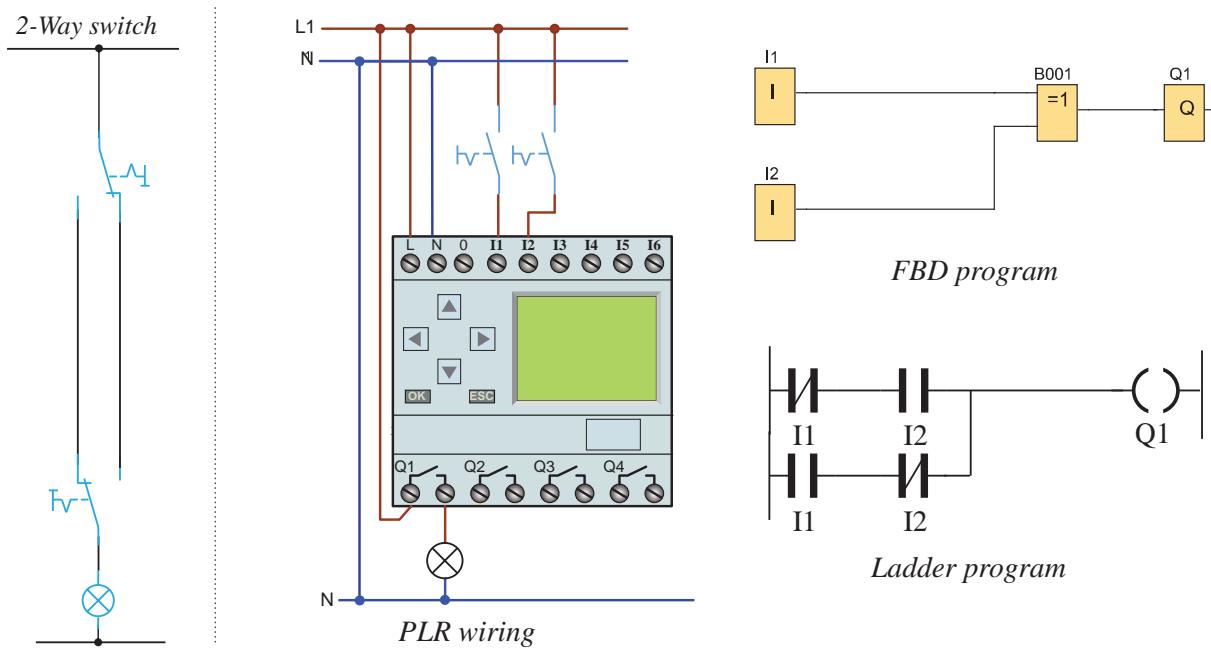

شکل ۱۹-شمای فنی مدار تبدیل

برنامه‌ریزی با دکمه‌های روی رله برای کار مدار تبدیل به صورت بلوکی در شکل ۲۰ نشان داده شده است.

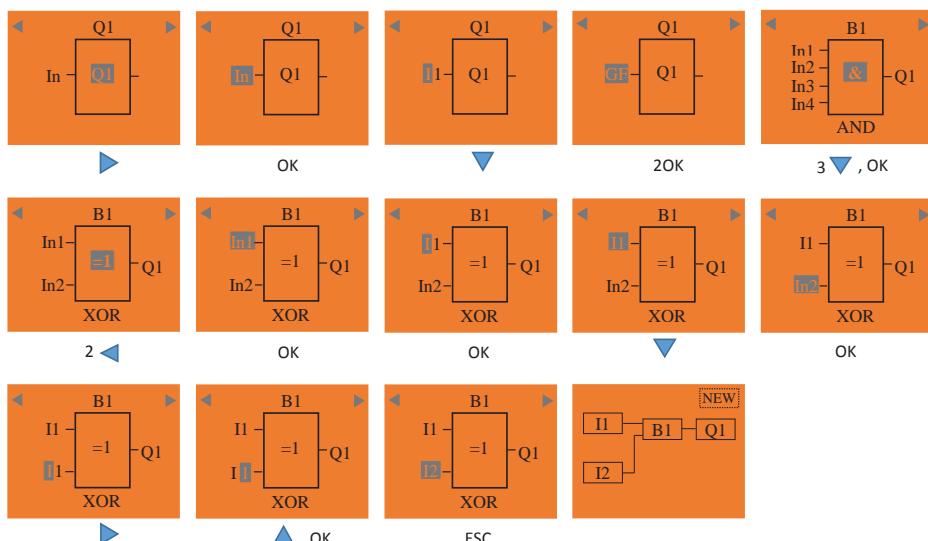


شکل ۲۰-مراحل اجرای مدار تبدیل با کلیدهای رله

نمایش فیلم

شبیه سازی کار عملی با نرم افزار CADe - SIMU را مشاهده کنید.



(ج) مدار کلید صلیبی  
مراحل انجام کار: شمای فنی، نحوه سیم کشی و اتصال رله و برنامه نویسی مدار صلیبی به روش بلوکی و نردنبانی را مطابق شکل ۲۱ برنامه نویسی کنید. مراحل انجام این کار عملی را با کلیدهای رله انجام دهید.

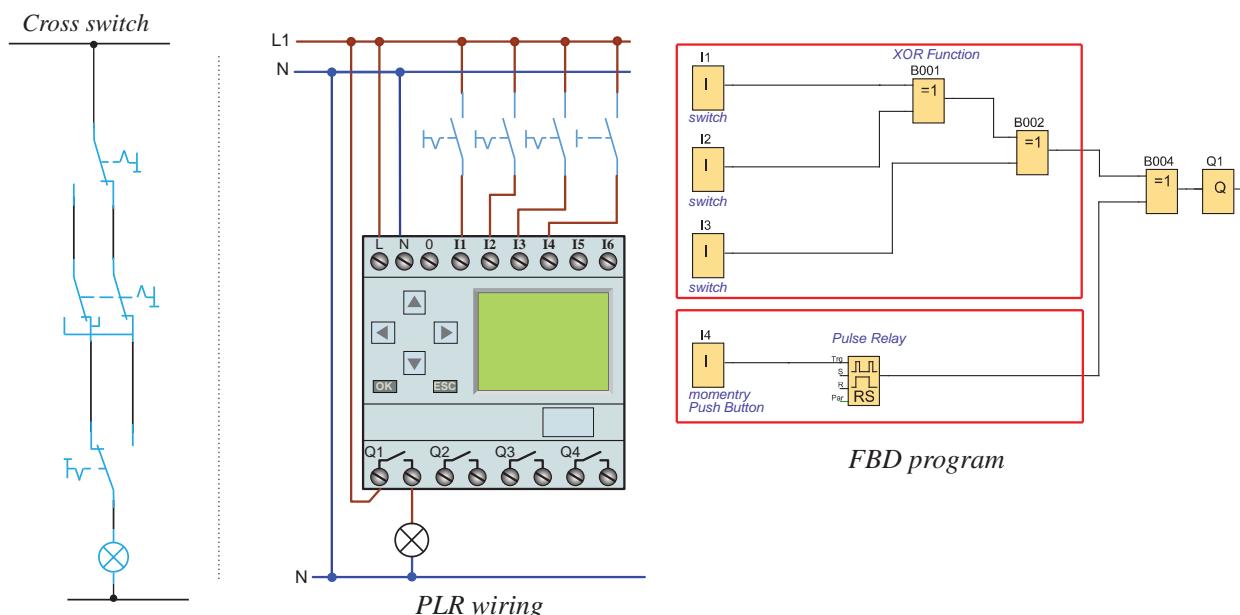

شکل ۲۱- شمای فنی مدار صلیبی و اتصال آن به رله

فعالیت



برنامه مدار صلیبی را به صورت نردنبانی تبدیل و ترسیم نمایید.

مدار صلیبی در این کار عملی کنترل روشنایی یک لامپ از سه نقطه است؛ در صورتی که در سیم کشی ورودی I4 یک شستی قرار گرفته است. در این صورت اگر بخواهید از نقطه دیگری هم لامپ را کنترل کنید مجبور خواهید بود از تابع Pulse Relay به صورت شکل ۲۱ استفاده نمایید. اگر کلید ساده یک پل در خروجی I4 قرار داشت قرار دادن این تابع لازم نبود. این تابع در رله قابل برنامه ریزی با توجه به سیم کشی شستی ساده برروی آن، برای پیاده سازی مدار رله ضربه ای به کار گرفته می شود.


نمایش فیلم



شبیه‌سازی کار عملی با نرم‌افزار CADe - SIMU را مشاهده کنید.

#### د) رله ضربه‌ای

مراحل انجام کار: شمای فنی، نحوه سیم‌کشی و اتصال رله و برنامه‌نویسی مدار صلیبی به روش بلوکی و نردنباری را مطابق شکل ۲۲ برنامه‌نویسی کنید. مراحل انجام این کار عملی را با کلیدهای رله انجام دهید. در این کار عملی در قسمت اول (ورودی مشترک)، کنترل از سه نقطه تعریف شده است که این سه شستی موازی به ورودی I1 متصل شده است. پس در برنامه‌نویسی فقط یکتابع Pulse Relay و یک خروجی استفاده شده است اما در قسمت دوم (ورودی مستقل) سیم‌کشی شستی‌ها هر کدام مستقل از هم در ورودی‌های I2 و I3 و I4 تعریف شده است. پس در برنامه از یک عملگر OR برای موازی کردن آنها استفاده شده است.

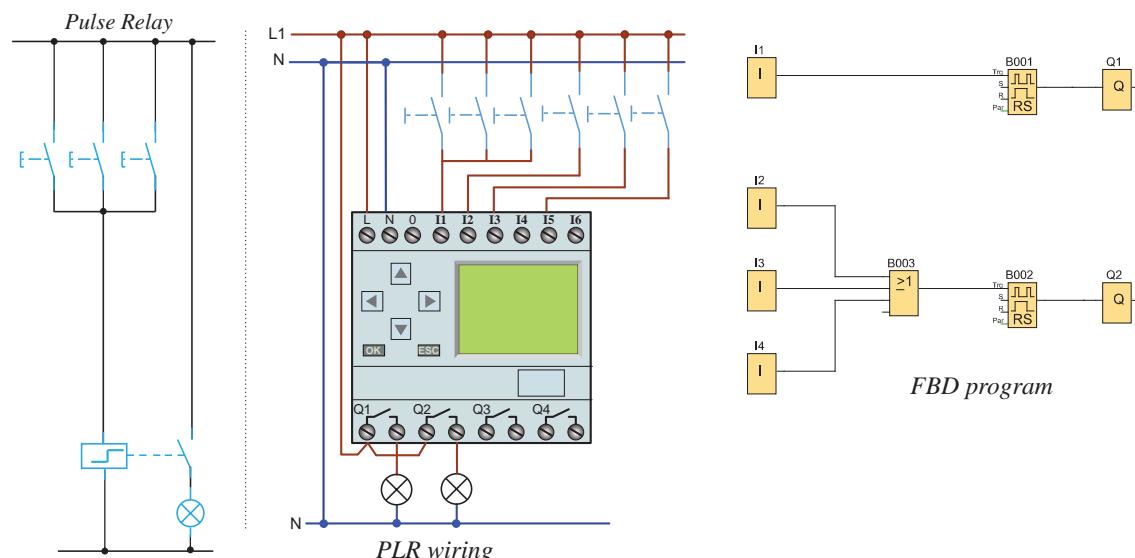

شکل ۲۲- شمای فنی مدار تایмер و اتصال آن به رله

سؤال



عملگرهای «OR» و «AND» با یکدیگر چه تفاوتی دارند؟

#### کنترل چند روشنایی با شستی وصل و شستی قطع کل

مراحل انجام کار: در این کار عملی ۴ نقطه روشنایی در نظر گرفته شده است. برنامه‌نویسی را به نحوی انجام دهید که:

- ۱: هر روشنایی از یک نقطه مختص آن روشنایی کنترل شود.
- ۲: همه روشنایی‌ها به صورت گروهی از یک نقطه روشن و خاموش شود.





تابع Pulse Relay در کارهای عملی قبل علاوه بر توانایی معمول، قابلیت Set و Reset نیز دارد.

در این صورت می‌توانید با آن برنامه‌ای مطابق شکل ۲۳ انجام دهید.

الف) سیم‌کشی رله قابل برنامه ریزی برای کار عملی صفحه قبل را انجام دهید.

ب) با استفاده از دکمه‌های روی رله قابل برنامه ریزی، برنامه داده شده را برای رله پیاده‌سازی کنید.

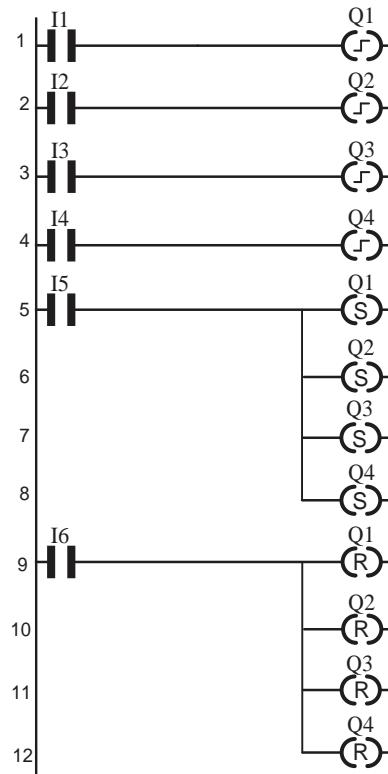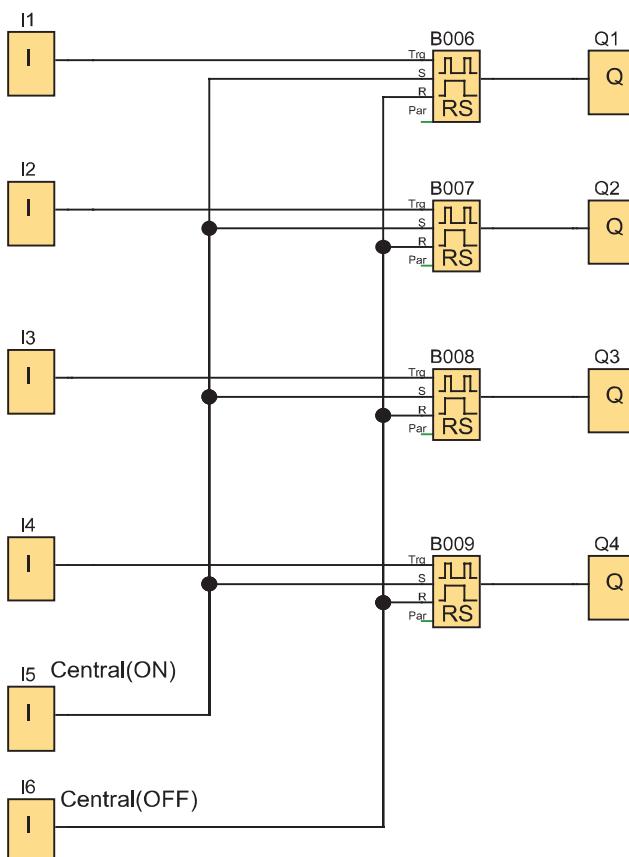

شکل ۲۳- برنامه نرdbانی کنترل چند روشنایی با رله

فعالیت



برنامه این کار عملی را به گونه‌ای تغییر دهید که همچنان یک شستی همه لامپ‌ها را روشن و یک شستی همه آنها را خاموش کند اما چهار شستی اولیه الگوهای متفاوتی از روشنایی را ارائه دهند؛ مثلاً شستی اول فقط گروه ۱ و ۲ را روشن کند شستی دوم فقط گروه ۲ و ۳ را روشن کند و شستی سوم فقط گروه ۳ و ۴ را روشن و شستی چهارم فقط گروه ۴ و ۱ را روشن نماید (شکل ۲۴).



کار عملی ۳

در یک سالن بزرگ روشنایی‌ها به چهار منطقه تقسیم شده و هر منطقه توسط شستی خود قابلیت روشن و خاموش شدن دارد یک شستی کل برای روشن شدن تمام روشنایی‌ها و یک شستی کل برای خاموش کردن همه آنها نیز در نظر بگیرید.

جدول تخصیص ورودی و خروجی			سیم‌کشی PLR
نام قطعه	ورودی / خروجی	وظیفه در پیاده‌سازی با PLR	
S1	I1	روشن و خاموش کردن منطقه ۱	
S2	I2	روشن و خاموش کردن منطقه ۲	
S3	I3	روشن و خاموش کردن منطقه ۳	
S4	I4	روشن و خاموش کردن منطقه ۴	
S5	I5	روشن کردن کل مناطق	
S6	I6	خاموش کردن کل مناطق	


گام ۱: برنامه بلوکی و نرdbانی آن را مطابق آنچه در درس آمده رسم نمایید.

برنامه بلوکی	برنامه نرdbانی
Blank grid area for block diagram.	Blank grid area for ladder logic diagram.

گام ۲: سیم‌کشی شستی‌ها و چراغ‌ها را روی PLR انجام دهید.

گام ۳: برنامه‌ریزی روی PLR را انجام داده و منتظر باشید تا مدار شما آزمایش شود.

یکی از عملگرهای پرکاربرد در برنامه مدارات روشنایی، تایمربا تایمرا زمانی یکی از انواع تایمرا در شکل ۲۵ نشان داده شده است. مطابق این شکل، تایمربا لبه بالارونده تغذیه زمان‌سنجی را آغاز می‌کند و بعد از پایان زمان تنظیمی فعال شده و خروجی آن عمل می‌کند و با لبه پایین رونده تایمربا، تغذیه را نیز قطع می‌کند. این تایمربا از نوع تایمربا تأخیر در وصل است.

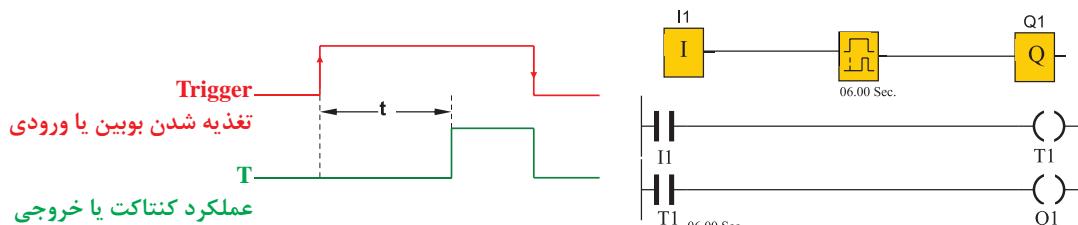


شکل ۲۵- تایمر تأخیر در وصل

## کار عملی ۴



کنترل چند روشنایی را با یک تایمر تأخیر در وصل به ورودی I1 به صورت زیر اضافه کنید و برنامه را مطابق مراحل خواسته شده زیر مورد بررسی قرار دهید (شکل ۲۶).

- (الف) با فشردن شیستی‌ها در ورودی‌های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ هر کدام از چراغ‌های مربوط یکبار روشن و برای بار دوم خاموش شوند.
- (ب) در ورودی I5 شیستی کل برای روشن کردن همه چراغ‌ها و در ورودی I6 شیستی کل برای خاموش کردن همه آنها باشد.
- (پ) اگر تأخیر عملکرد شیستی در I1 بیش از ۵ ثانیه باشد ابتدا همه چراغ‌ها با هم روشن شوند و با فشردن های بعدی فقط خروجی اول خاموش و روشن شود. در اینجا شیستی در ورودی I1 دو کار را انجام می‌دهد.

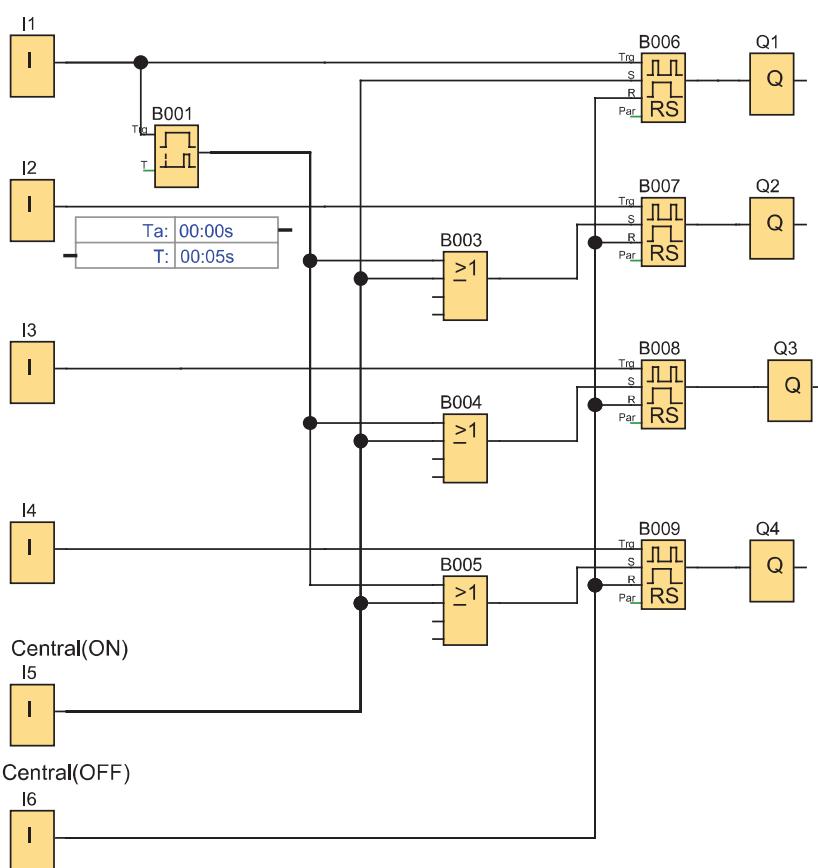

شکل ۲۶- کنترل چند روشنایی با تایمر تأخیر در وصل

فعالیت



آیا در برنامه شکل ۲۶ می‌توان فقط از یک بلوک (Boo3) استفاده کرد.

کار عملی ۵



چند روشنایی با شستی روشن کردن و خاموش کردن (۲)

در یک سالن بزرگ روشنایی‌ها به چهار منطقه تقسیم شده و هر منطقه توسط شستی خود قابلیت روشن و خاموش شدن دارد یک شستی کل برای روشن شدن تمام روشنایی‌ها و یک شستی کل برای خاموش کردن همه آنها نیز در نظر بگیرید. علاوه بر این با نگهداشتن چند لحظه‌ای شستی ورودی اول، تمام روشنایی‌ها روشن شود.

جدول تخصیص ورودی و خروجی			سیم‌کشی PLR
نام قطعه	ورودی / خروجی PLR	وظیفه در پیاده‌سازی با PLR	
S1	I1	روشن و خاموش کردن منطقه ۱	
S2	I2	روشن و خاموش کردن منطقه ۲	
S3	I3	روشن و خاموش کردن منطقه ۳	
S4	I4	روشن و خاموش کردن منطقه ۴	
S5	I5	روشن کردن کل مناطق	
S6	I6	خاموش کردن کل مناطق	

گام ۱: برنامه بلوکی و نردنبانی آن را مطابق آنچه در درس آمده رسم نمایید.

برنامه نردنبانی	برنامه بلوکی
<p>برای اینجا نوشت</p>	


گام ۲: سیم‌کشی شستی‌ها و چراغ‌ها را روی PLR انجام دهید.

گام ۳: برنامه‌ریزی روی PLR را انجام داده و منتظر باشید تا مدار شما آزمایش شود.

## ۱-۷ چند کاره کردن یک شستی

اگر عملکرد شستی از حالت قطع و وصل ساده تغییر کند اصطلاحاً شستی چند کاره می‌شود. ساده‌ترین کار عملی که با یک شستی می‌توان انجام داد وصل مدار با یک بار فشار شستی و قطع مدار با فشار شستی برای بار دوم است. گاهی لازم می‌شود که عملکرد شستی را به نحوی تغییر داد تا بتوان در مدار قابلیت‌های دیگری ایجاد کرد؛ مثلاً اگر شستی کمی بیشتر از حد معمول در حالت وصل باقی بماند تایمر فعال شده و فرمان جدید صادر شود. در ادامه دو نمونه کار عملی از این حالت شستی ارائه شده است.

- تایمر روشنایی راه پله (Stairway Lighting) یک تایmer تأخیر در قطع است که با لبه پایین رونده تعذیه زمان‌سنجی را آغاز کرده و عملکرد آن با لبه بالارونده است و فرمان قطع آن پس از زمان تنظیم شده است (شکل ۲۷).

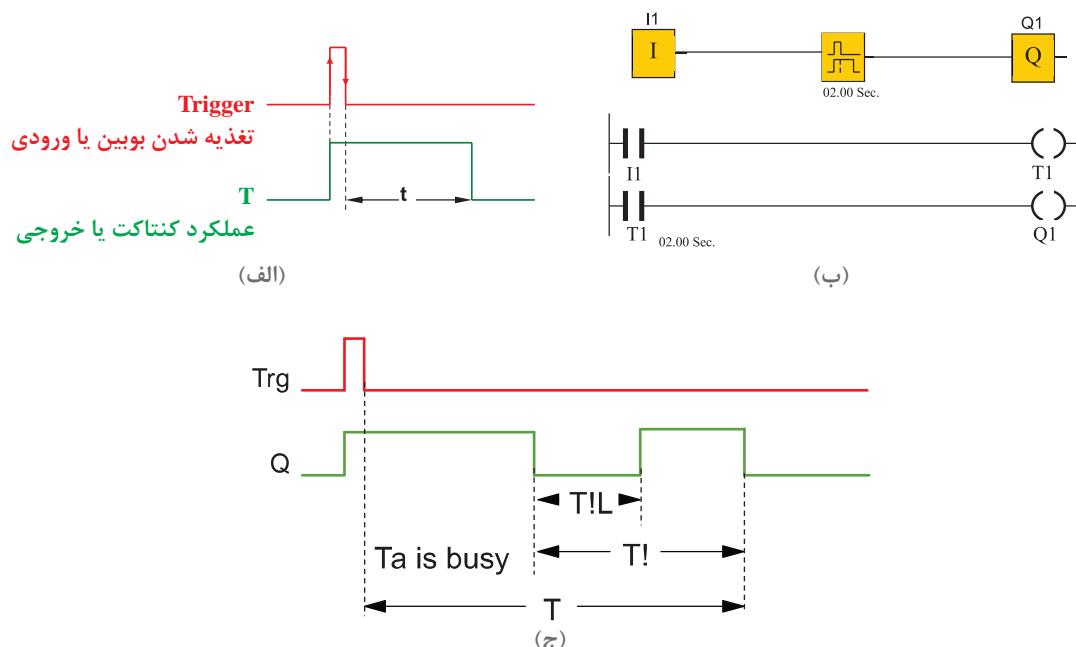

شکل ۲۷- تایمر تأخیر در قطع

در برخی از رله‌های قابل برنامه‌ریزی تایمر جداگانه‌ای برای این کار در نظر گرفته شده است؛ به این صورت که علاوه بر زمان تنظیمی  $T$  دارای یک پیام اخطار قبل از به پایان رسیدن زمان قطع است. در تنظیمات این تایمر یک زمان با عنوان  $T!$  تعریف شده است. این زمان، مدت زمان باقی‌مانده تا انتهای زمان تنظیم  $T$  و قطع است که اخطار قطعی به مدت  $T!$  به کاربر در خروجی تایمر داده می‌شود تا او قبل از پایان زمان آمادگی خاموش شدن روشنایی را داشته باشد یا اگر لازم شد آن زمان را زودتر تمدید کند.

**تایمر چند کاره:** تایمر دیگری نیز هست که این تایمر شبیه تایمر روشنایی راه پله است اما یک زمان Permanent Light(TL) دارد. در این زمان اگر مجدداً ورودی تحریک شود خروجی قطع خواهد شد، در غیر این صورت مشابه تایمر روشنایی راه پله عمل خواهد کرد.



### هدف: چند کاره کردن شستی‌ها در مدارات روشنایی (۱) [نیمه تجویزی]

#### شرح کار عملی

ساختمانی را با یک راهرو در همکف و طبقه اول در نظر بگیرید. یک راه پله بین همکف و طبقه اول و همچنین یک راه پله برای انباری زیرزمین موجود است. برای این ۴ منطقه مدار روشنایی را به صورت زیر طرح نمایید:


- ۱- سه شستی موازی در ورودی I1 و در همکف نصب شده و سه شستی دیگر در سایر مناطق استفاده شده که هر کدام یکی از ورودی‌های I2 و I3 و I4 رله قابل برنامه‌ریزی را اشغال می‌کند.
- ۲- با فشردن هر کدام از شستی‌های ورودی‌های I1 و I2 و I3 و I4 آنها روشنایی منطقه خود را به مدت ۱۵ ثانیه روشن می‌کنند و ۵ ثانیه قبل از خاموش شدن در این زمان به مدت ۲ ثانیه، اخطاری به نشانه قطع می‌دهند.
- ۳- اگر تأخیر عملکرد شستی در I1 بیش از ۵ ثانیه باشد با فشردن I1 تمام روشنایی‌ها به مدت ۱۵ ثانیه روشن شده و ۵ ثانیه قبل از خاموش شدن در این زمان به مدت ۲ ثانیه پیام اخطاری به نشانه قطع می‌دهند.
- ۴- علاوه بر این شستی‌ها در ورودی I1 (راهروی طبقه همکف) و شستی ورودی I4 (راهروی طبقه اول)، در صورتی که در بازه زمانی دو ثانیه مجدداً فشرده شوند خروجی مربوط به آنها یعنی روشنایی این مناطق خاموش می‌شود.

راهنمایی



با توجه به شرایط کاری در بند ۲ مشخص می‌شود که ورودی‌های I2 و I3 به تایمر روشنایی راه پله احتیاج داشته و با توجه به بند ۴ ورودی‌های I1 و I4 به تایمر چند کاره نیاز دارد.

بند ۳ مشخص می‌کند که ورودی I1 باید به تایمر تأخیر در وصل با تنظیم ۵ ثانیه اعمال شده و خروجی آن در مسیر بقیه روشنایی‌ها قرار گیرد؛ برای این منظور به سه عملگر OR نیز نیاز خواهد داشت و برنامه به صورت شکل ۲۸ خواهد بود. زمان تنظیمی تایمرها نیز در کنار آنها نوشته شده است.

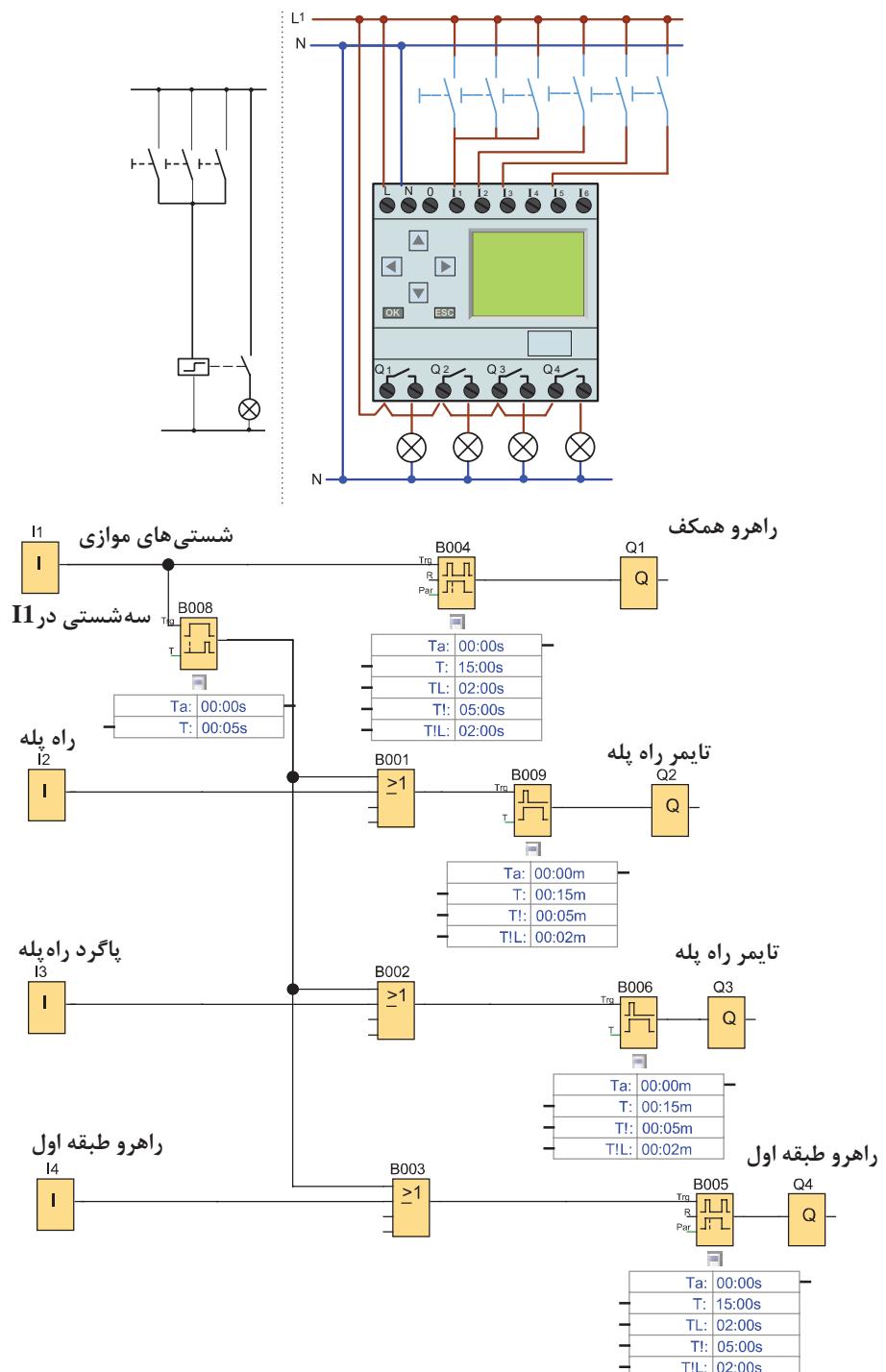

شکل ۲۸ - مدار شستی چند کاره

فعالیت

برنامه گفته شده در کار عملی ۶ را به صورت نردنی تبدیل و رسم نمایید.





## هدف: چند کاره کردن شستی ها در مدارات روشنایی (۲)

### شرح کار عملی

برای روشنایی یک راهرو که به یک فضای خارجی مثل حیاط یک ساختمان منتهی می‌شود برنامه‌ای بنویسید که با فشار یک شستی بار اول چراغ‌های راهرو روشن شود و برای بار دوم خاموش شود و در صورتی که برای یک ثانیه شستی را نگاه داشتید روشنایی فضای خارجی ساختمان روشن شود. روشنایی فضای خارجی بعداً توسط یک فتوسل خاموش شود.

توجه




آشنایی با برخی از توابع برای انجام این کار عملی نیاز است.

فعالیت





این مدارها را در رایانه شبیه‌سازی کنید.

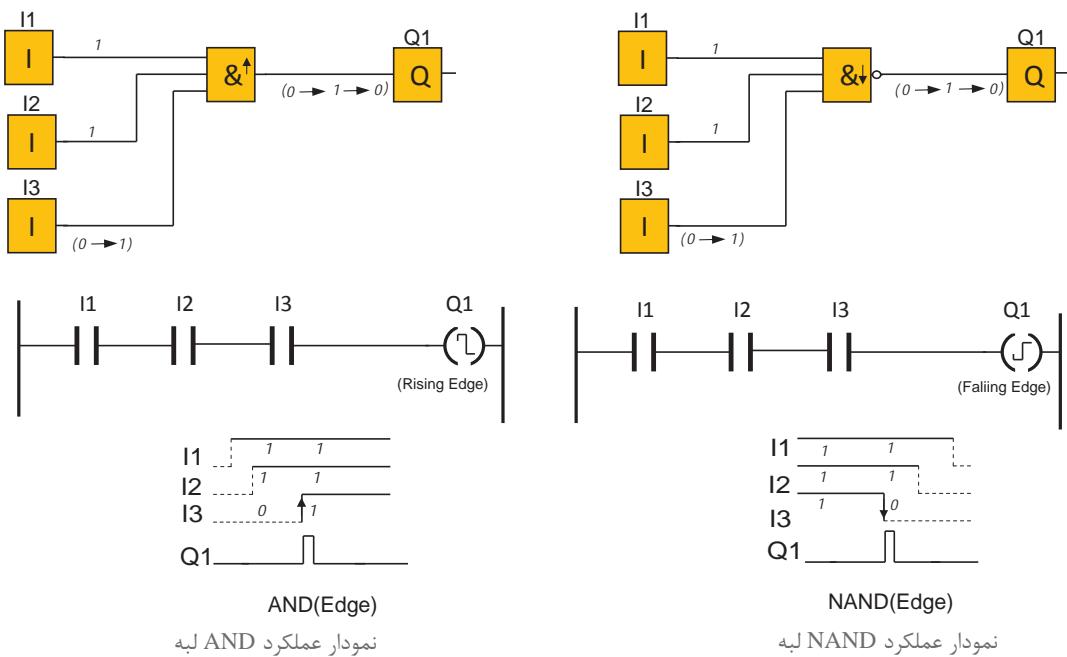


شکل ۲۹- توابع منطقی لبه‌دار

تایمراهای تأخیر در قطع و تأخیر در وصل در برنامه نویسی کارهای عملی قبل اشاره شد. در برخی از رله های قابل برنامه ریزی تایمر on – off delay استفاده می شود که ترکیبی از دو تایмер قبلی است. در این تایمر TH زمان لبه بالا و TL زمان لبه پایین است. زمان سنجی تایمر هم با لبه بالا و هم لبه پایین صورت گیرد؛ به این صورت که عملکرد تایمر بعد از زمان سنجی لبه بالاست و در زمان قطع، پس از زمان سنجی لبه پایین است. نمودار زمانی کار این تایمر به صورت شکل ۳۰ است.

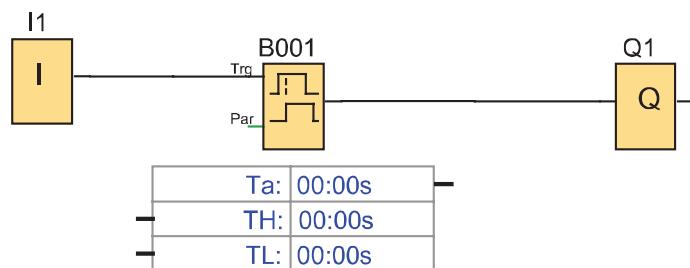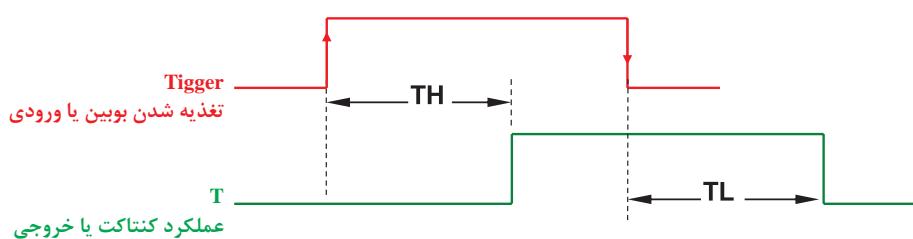

شکل ۳۰ - تایمر ON-OFF Delay

شرح کار عملی: این کار عملی با سه شستی است که در سیم کشی با هم موازی هستند. اما در برنامه نویسی یک ورودی I1 به همراه تایمر on/off Delay در نظر گرفته شده است (شکل ۳۱). اما با توجه به آنکه زمان  $TL = 0$  است پس یک تایمر ساده تأخیر در وصل با زمان تنظیمی ۱ ثانیه کافی بوده است. از طرفی از NAND لبه هم استفاده شده تا فشردن یک ثانیه‌ای شستی برای مسیر روشن شدن Q1 به صورت لحظه‌ای عمل کند. عملگر NOT از خروجی تایمر به ورودی عملگر AND داده شده است. در صورت غیرفعال بودن خروجی تایmer تابع AND خروجی داشته تا خروجی Q1 بتواند توسط Pulse Relay مربوط روشن شود و خروجی Q2 هم با Pulse Relay دیگری روشن خواهد شد.

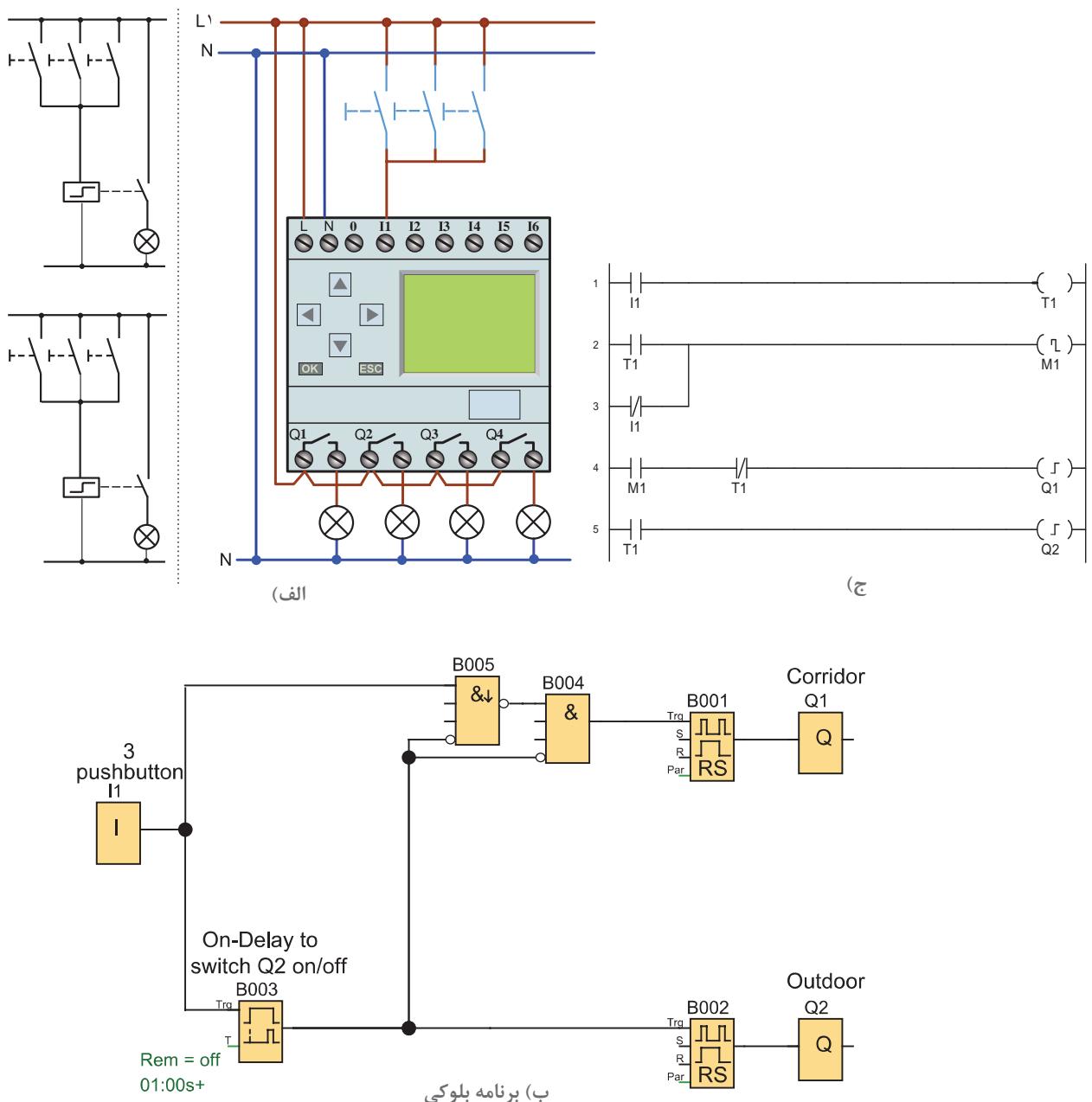

شکل ۳۱- برنامه و مدار چند کاره کردن شستی

- در مدار شکل ۳۱، AND Edge چه کاری انجام می‌دهد؟ در صورت نبود آن، مدار دارای چه ضعفی خواهد بود؟
- اگر قرار باشد از تایمرباکس ON-Off Delay استفاده کنید، چه تغییری در مقدار تنظیمات آن باید اعمال کنید؟

فعالیت






## چند کاره کردن شستی‌ها در مدار روشنایی (۲)

با زدن یک شستی بار اول چراغ‌های راهرو روشن شود و بار دوم خاموش شود و در صورتی که برای یک ثانیه شستی را نگاه داشتیم فضای خارجی ساختمان روشن شود و مجدد روشنایی خارجی روشن با یک ثانیه نگاه داشتن شستی خاموش شود.

جدول تخصیص ورودی و خروجی			سیم‌کشی PLR
نام قطعه	ورودی / خروجی PLR	وظیفه در پیاده‌سازی با PLR	
S3 و S2 و S1	I3 و I2 و I1	- زدن شستی روشن کردن راهرو - زدن شستی خاموش کردن راهرو 1. نگاه داشتن شستی روشن شدن فضای خارجی 1 sec 1. نگاه داشتن شستی خاموش شدن فضای خارجی	<pre> +24V --- --- 1               S1 --- --- 11               S2 --- --- 12               S3 --- --- 13                          --- 14                          --- 15                          --- 16                        --- PLR                           Q1 --- --- N               Q2 --- --- N                          --- L1                           Q3 --- --- N               Q4 --- --- N                                      --- L1         </pre>

گام ۱: برنامه بلوکی و نرده‌بانی آن را مطابق آنچه در درس آمده رسم نمایید.

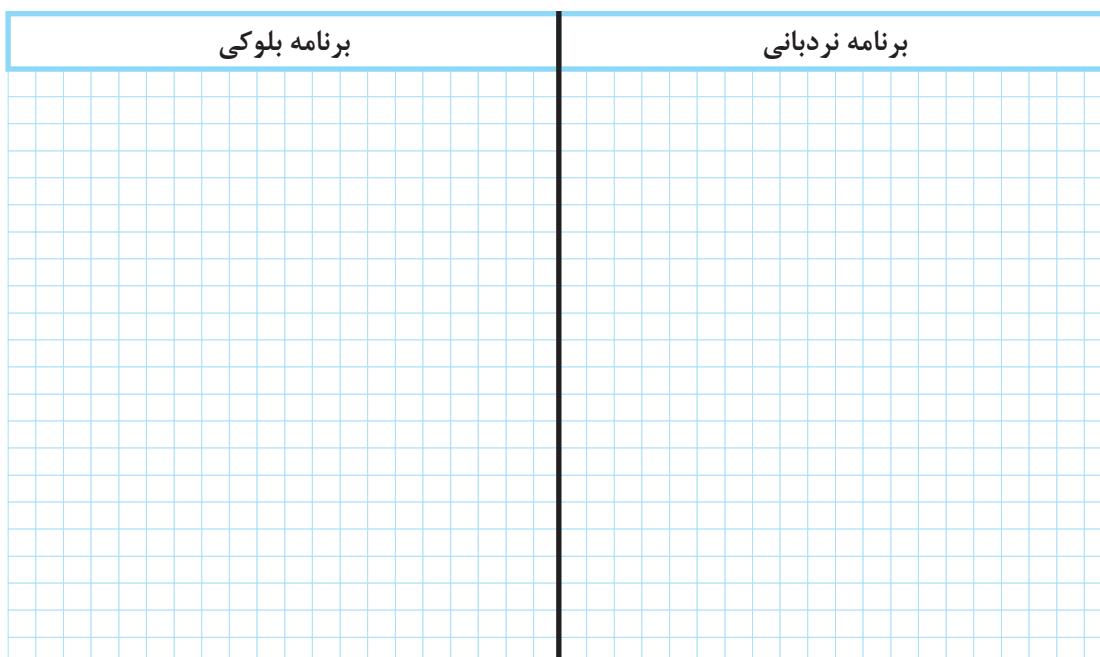

**گام ۲:** سیم کشی شستی ها و چراغ ها را روی RLP انجام دهید

**گام ۳:** برنامه ریزی روی PLR را انجام داده و منتظر باشید تا مدار شما آزمایش شود.

## ۱-۸ نرم افزارهای رله های قابل برنامه ریزی


در جدول ۱ در کنار نام هر رله، نام سازندگان و نام نرم افزار آن مشاهده می شود. این کتاب قصد ندارد فقط به یک نرم افزار خاص بپردازد. بهتر است در کارگاه یا سایت هنرستان حداول با دو نرم افزار متداول کار شود. یادآور می شود ساختار تمام این نرم افزارها یکتاخت است و می توان برنامه رله را به ۴ قسمت اصلی دسته بندی کرد.

**۱- ترسیم برنامه:** معمولاً در سمت چپ محیط برنامه می توان علائم عملگرها به صورت بلوکی یا نرده بانی را توسط موس انتخاب کرد و در محیط کاری سمت راست درج کرد (شکل ۳۲). علائم عملگرها ممکن است در یک تقسیم بندی در نرم افزار قرار گیرند مثلاً ورودی و خروجی ها و تایمرها و... . توانایی بعدی نرم افزار ترسیم خط است که علائم را بهم متصل می کند و با کلیک کردن بر روی هر علامت می توان تنظیماتی روی آن انجام داد.


**۲- ویرایش برنامه:** ویرایش برنامه قسمت خاصی از نرم افزار نیست. امکاناتی مثل Delete کردن خط یا علامتی در برنامه و یا تغییر تنظیمات را ویرایش می گویند. باید توجه داشت در زمان ویرایش برنامه و زمانی که برنامه شبیه سازی می کند قادر به انجام کار دیگری نیست.

**۳- شبیه سازی:** در برخی از رله های قابل برنامه ریزی از شکل ظاهری رله قابل برنامه ریزی به عنوان نمای شبیه سازی استفاده می شود. این نما نشان می دهد که کلید یا شستی در ورودی و لامپ در خروجی آن روی آن سیم کشی شده است. آنچه اهمیت دارد این است که منظور از شبیه سازی بستن شستی و کلید و چراغ روی این دستگاه و در واقعیت سیم کشی آن است. به جای این کار، نتیجه پیاده سازی یک مدار را شبیه سازی می کنند. در شبیه سازی ها نوع شستی و کلیدهای ساده را می توان تا حدودی تغییر داد. این کار در نرم افزارهای رله از طریق منو و با دکمه های انجام می شود که در صفحه اصلی به وضوح با Simulation مشخص شده است. اغلب قبل از انتخاب دکمه شبیه سازی، برنامه را باید در وضعیت فعال یا RUN قرار داد در غیر این صورت شبیه سازی انجام نخواهد شد. در شبیه سازی، با کلیک موس، روی کلید یا شستی تعریف شده ای موجب باز یا بستن آن می شود. در صورتی که برنامه درست باشد خروجی فعل و آن را به صورت روشن شدن یک چراغ نشان می دهد.

**۴- انتقال برنامه:** انتقال برنامه همان طور که از نام آن برمی آید می تواند انتقال برنامه از رله به رایانه یا از رایانه به رله باشد. این کار را از منویی که در اکثر برنامه ها به نام Communication Transfer یا Transfer شده می توان انجام داد. در این بین کابل ارتباطی و درگاه آن باید درست تعریف شده باشد و از کابل مناسب باید استفاده کرد در صورتی که کابل معیوب بوده و یا ارتباط درست برقرار نشده باشد نرم افزار پیام هایی مبنی بر خطا صادر می کند که باید برطرف شود. در ادامه کارهای عملی برنامه ریزی به جای دکمه روی رله، با دو نمونه نرم افزار آن مشاهده می شود (شکل ۳۲).

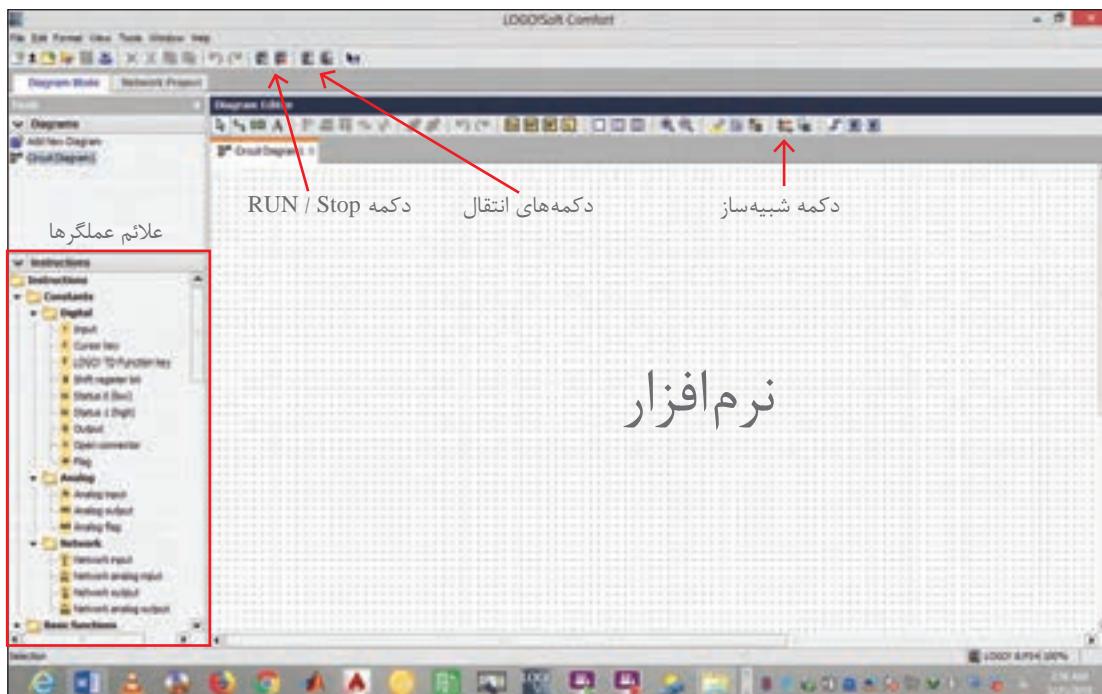

## نرم افزار

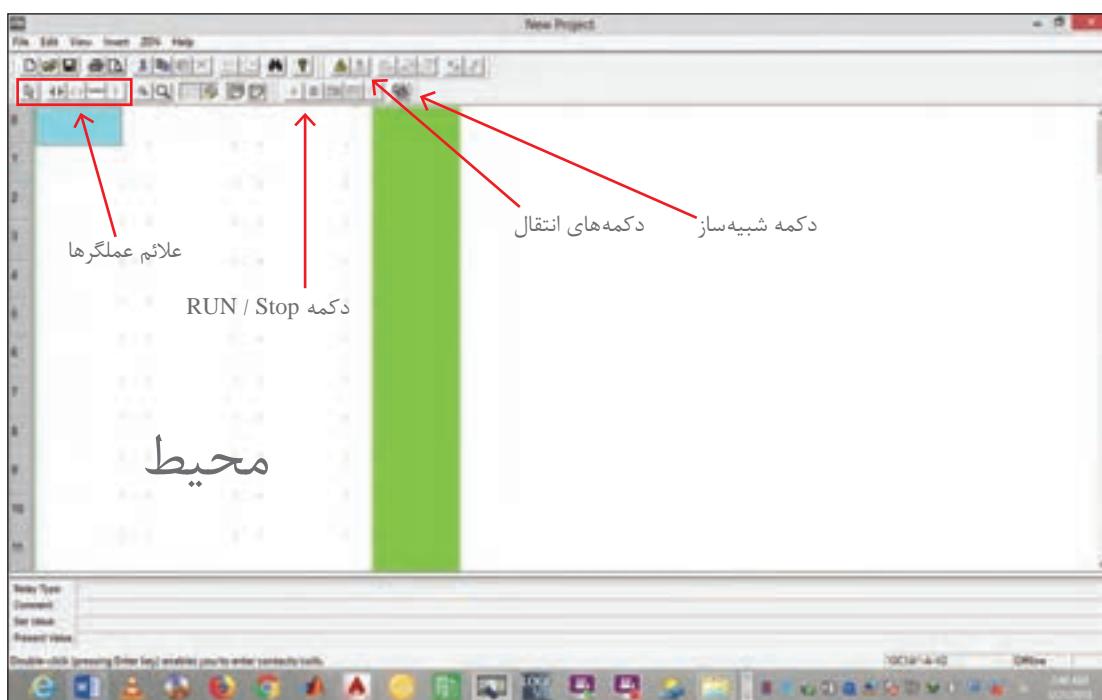

شکل ۳۲- محیط نرم افزار رله قابل برنامه‌ریزی



## هدف: روشنایی یک راه پله با برنامه نویسی رله در محیط نرم افزار

**شرح کار عملی:** در این کار عملی برنامه نویسی رله در محیط نرم افزار را با رعایت بندهای الف و ب به نحوی انجام دهید که سه شرط گفته شده رعایت شود.

الف) برنامه را در نرم افزار رله ترسیم نمایید.

ب) شبیه سازی انجام شده آن را با موارد خواسته شده در ادامه مطابقت دهید.



۱- با فشار یک شستی لامپ های راه پله برای شش دقیقه روشن شود و پس از آن خاموش شود.

۲- اگر برای پنج ثانیه شستی را نگه داشتید روشنایی راه پله دائم روشن خواهد بود.

۳- در هر شرایطی شستی برای بار دوم فشار داده شود مدار خاموش خواهد شد.

**نمودار نرdbانی:** نمودار نرdbانی این مدار مطابق شکل ۳۳-الف است.


**نمودار بلوکی:** نمودار بلوکی این مدار مطابق شکل ۳۳-ب است.

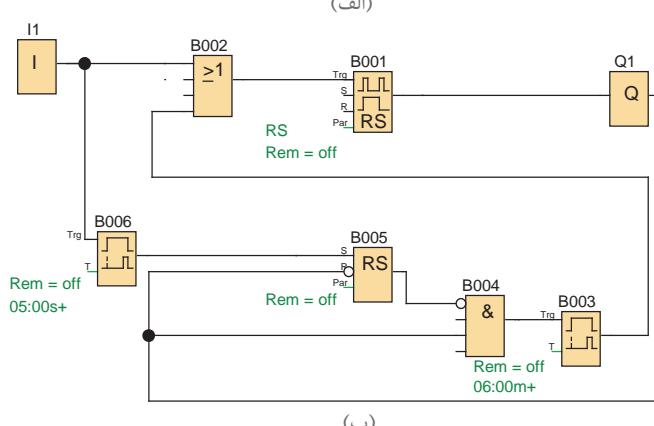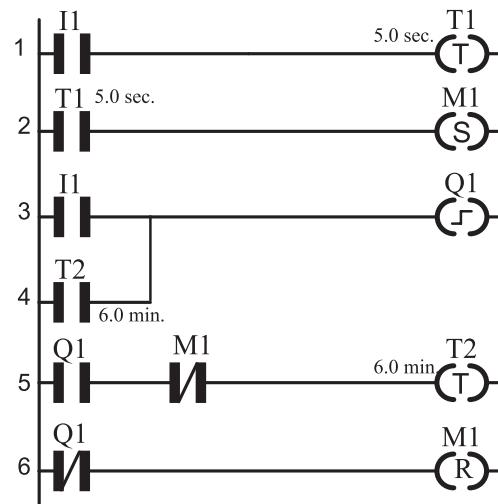

شکل ۳۳-نمودار نرdbانی (الف) و بلوکی (ب)

## ۱-۹ تایمر هفتگی

بسیاری از رله های قابل برنامه ریزی ساعت می باشند و بر اساس آن دارای توابع خاصی مانند تایم رهفتگی - تایم سالانه نیز خواهند بود تایم رهفتگی کاربرد زیادی دارد، شکل ۳۴، نمودار بلوكی تایم رهفتگی را نشان می دهد.

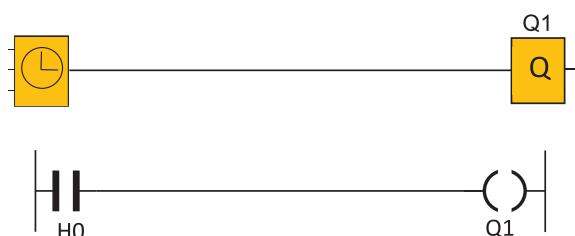


شکل ۳۴- تایم رهفتگی

این بلوك دارای ورودی نیست و با تنظیم کردن ساعات مشخص روزهای هفته، خروجی آن در زمان شروع و خاتمه تنظیمی فعال می شود. این تایم رهفتگی در روش نرده بانی فقط یک تیغه (کنتاکت) است که با تنظیم روزهای مشخص در زمان شروع و خاتمه تنظیمی آن تیغه عمل خواهد کرد. در بعضی از رله ها به جای از علامت H یا علامت @ استفاده می شود. تایم رهفتگی بیشتر شرکت های سازنده رله قابل برنامه ریزی، ثانیه شمار ندارد بنابراین برای توابعی که پالس ثانیه ای برای روشن شدن توسط این تایم رهفتگی لازم دارند، دچار مشکل خواهند شد.

فعالیت



در شکل ۳۵ برای راه اندازی تابع رله ضربه ای با تایم رهفتگی بدون ثانیه شمار، تکنیکی به کار رفته است. این تکنیک را شرح دهید؟

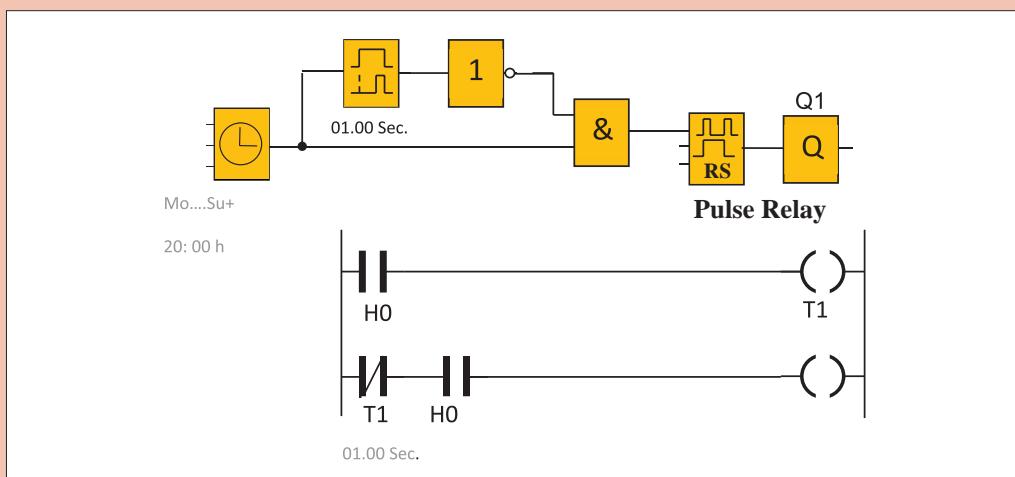

شکل ۳۵- تایم رهفتگی




مداری برای زنگ مدارس در برخی از رله‌های قابل برنامه‌ریزی ارائه شده است که در شکل ۳۶ نشان داده شده است.

**اولاً:** مدار این ساعت زنگ را برای هنرستان محل تحصیل برنامه‌ریزی کنید. برای دفتر دبیران نیز خروجی دیگری (زنگ دیگری) با همین مدار در نظر بگیرید. ضمناً در مدار سخت‌افزاری یک شستی قرار دهید که در صورت نیاز بتوان به صورت دستی نیز زنگ ورود و خروج هنرجویان را به صدا درآورد.

**ثانیاً:** نحوه عملکرد مدار را تشریح کنید. آیا علت استفاده از تایمر تأخیر در قطع و XOR ۳ ثانیه شمار نبودن تایмер هفتگی است؟ توضیح دهید.

**ثالثاً:** مدار این زنگ را به صورت نردنbanی (با فرض ثانیه‌شمار بودن تایмер هفتگی) برنامه‌ریزی کنید؟

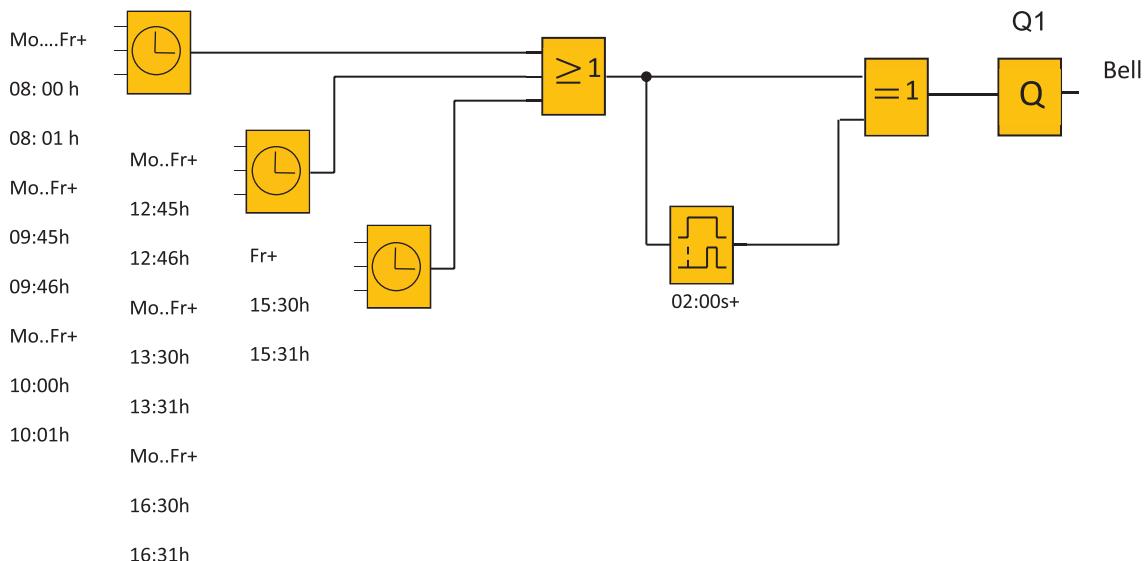


شکل ۳۶- ساعت زنگ‌دار



### کنترل روشنایی خارجی

**هدف:** کنترل روشنایی اصلی محوطه فضای سبز یک اداره و کنترل روشنایی مسیر عبور کارکنان به نحوی که ۳ شرط اشاره شده در ادامه برقرار باشد: یک فتوسل در ورودی I1، یک کلید تبدیل (A-O-H) برای حالت خودکار در ورودی I3، حالت دستی در ورودی I4 استفاده شده است و در ورودی I2 یک آشکارساز حرکت (motion detector)، در مسیر عبور کارکنان نصب و سیم کشی شده است (شکل ۳۷).

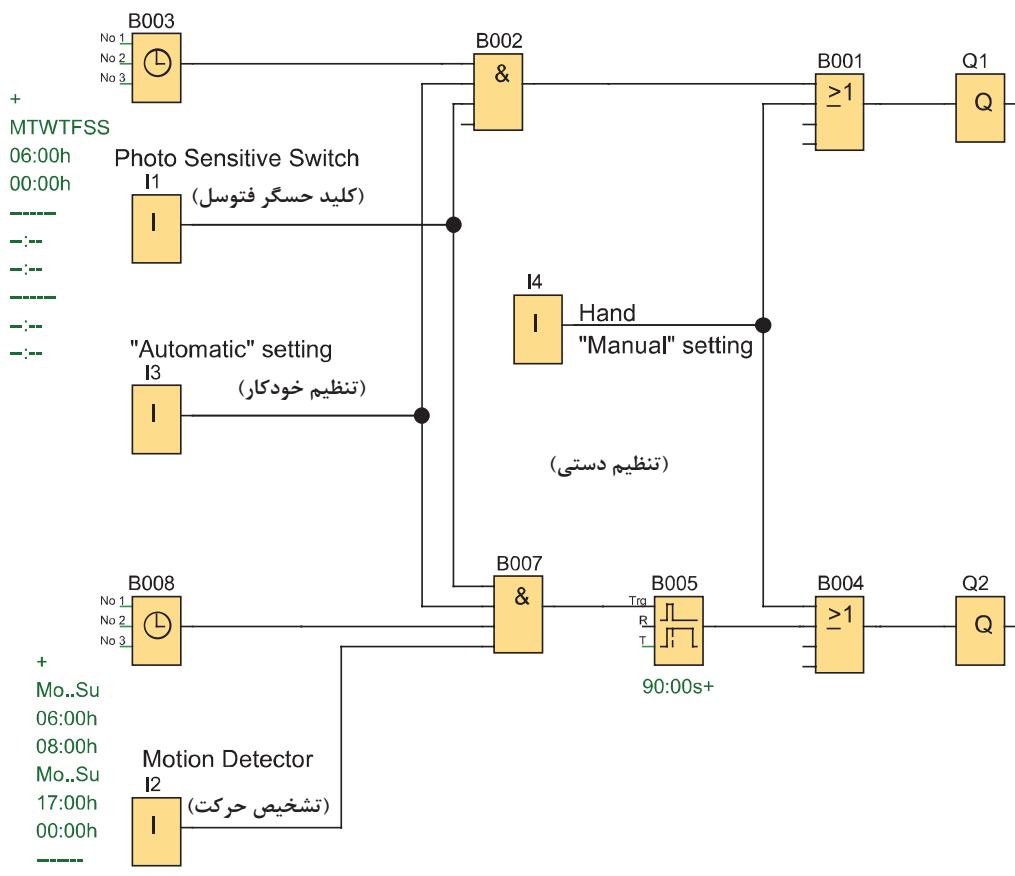

شکل ۳۷- مدار روشنایی خارجی

۱- روشنایی اصلی دائمی است با تاریک شدن هوا فتوسل عمل کند و کلید در وضعیت اتوماتیک قرار گیرد.  
و بازه زمانی هر روز از ساعت ۶ صبح تا ۱۲ شب باشد.

۲- روشنایی مسیر کارکنان موقت بوده و زمانی برابر ۹ (sec) ثانیه دارد. اگر هوا تاریک شده فتوسل عمل کند و کلید در وضعیت اتوماتیک قرار گیرد و بازه زمانی هر روز از ساعت ۶ تا ۸ صبح یا ۵ بعد از ظهر تا ۱۲ شب تعیین شود.

۳- مدار از طریق ورودی I4 در حالت دستی قرار گیرد به طوری که روشنایی اصلی و مسیر کارکنان هر دو روشن می شوند، این عمل به روشنایی هوا و یا زمان تنظیمی بستگی ندارد.  
الف) برنامه را در نرم افزار PLRرسم نمایید.  
ب) شبیه سازی آن را با طرز کار زیر مطابقت دهید.

در حین اجرای برنامه به سؤالات زیر پاسخ دهید و گزارش کاملی از این کار عملی تهیه نمایید.

- ۱- مجموعه بلوک های OR به صورت (B001 و B004) به چه منظور در برنامه استفاده شده است؟
- ۲- بلوک های AND به صورت B002 به چه منظور در برنامه استفاده شده است؟
- ۳- از بلوک های AND به صورت B007 به چه منظور در این برنامه استفاده شده است؟




برنامه روشنایی خارجی شکل ۳۷ را به صورت نرده‌بندی تبدیل و ترسیم نمایید.

**هدف:** کنترل روشنایی یک سالن ورزشی

- شرح کار عملی: مطابق شکل ۳۸ با فشردن شستی S1 گروه روشنایی ۱ و ۲ روشن شوند.
- ۱- در ساعت ۲۱:۴۵، زنگ به مدت ۵ ثانیه اعلام می‌کند که سالن ورزشی تعطیل است (اگر هر دو گروه روشنایی ۱ و ۲ روشن باشند) ابتدا گروه ۱ در ساعت ۲۲:۰۰ و ۱۵ دقیقه (یک ربع) بعد گروه روشنایی ۲ همگی خاموش می‌شوند.
  - ۲- با فشردن شستی S2 روشنایی رختکن روشن شود و در ساعت ۲۲:۲۵ یعنی ۱۰ دقیقه بعد از خاموشی کامل سالن، روشنایی رختکن هم خاموش شود.
  - ۳- کلید مرکزی است. در صورت وصل بودن این کلید تمام چراغ‌ها بدون هیچ محدودیتی روشن می‌شود.
  - ۴- کلید مخصوص روزهای تعطیل است. با وصل بودن این کلید مدار کار نخواهد کرد.
- الف) برنامه را در محیط نرم‌افزار رله ترسیم نمایید.
- ب) شبیه‌سازی برنامه را با بند یک تا سه مطابقت دهید.


مدار روشنایی سالن ورزشی

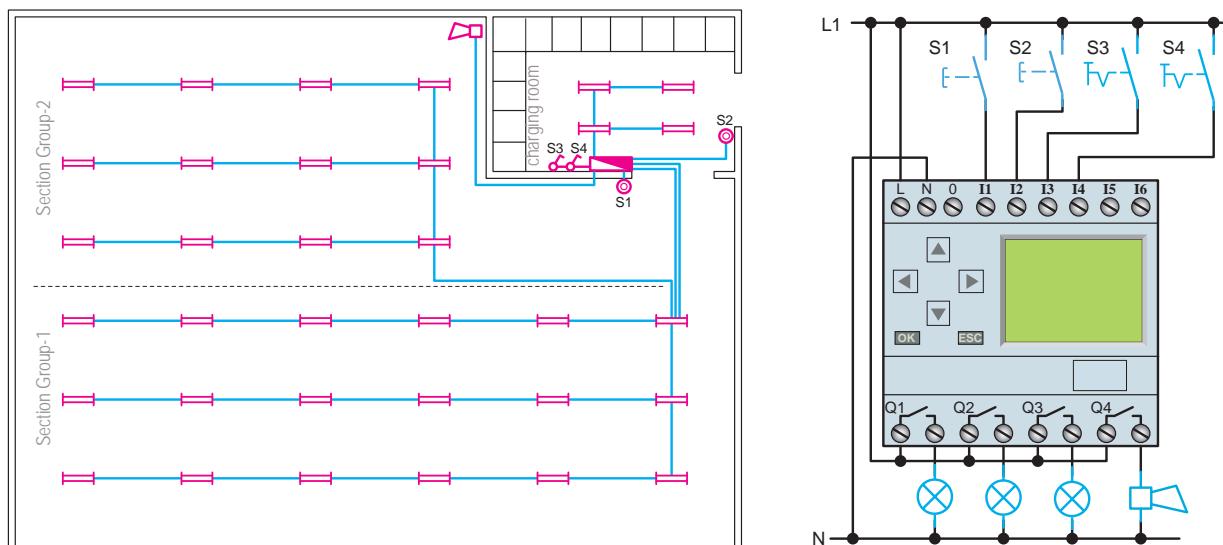

شکل ۳۸- روشنایی سالن ورزشی

اگر شبیه سازی برنامه مطابق شکل ۳۹ باشد. در حین اجرای برنامه به سؤالات زیر پاسخ دهید و گزارش کاملی از این کار عملی تهیه نمایید.

- ۱- مجموعه بلوک های OR به صورت (B001 و B006 و B011) به چه منظور در برنامه استفاده شده است؟
- ۲- مجموعه بلوک های AND به صورت (B002 و B007 و B012) به چه منظور در برنامه استفاده شده است؟
- ۳- از بلوک B016 به چه منظور در این برنامه استفاده شده است؟
- ۴- آیا قرار دادن تابع XOR مانند برنامه زنگ مدرسه به علت ثانیه شمارن بودن ساعت هفتگی است؟
- ۵- چرا در برنامه برای ورودی I1 دو انشعاب تعریف شده است؟
- ۶- کدام یک از ساعت های هفتگی برای Pulse Relay استفاده و روی چه مقادیری تنظیم شده اند؟
- ۷- کدام تایمراهی هفتگی برای Reset کردن Pulse Relay و روی چه مقادیری تنظیم شده اند؟

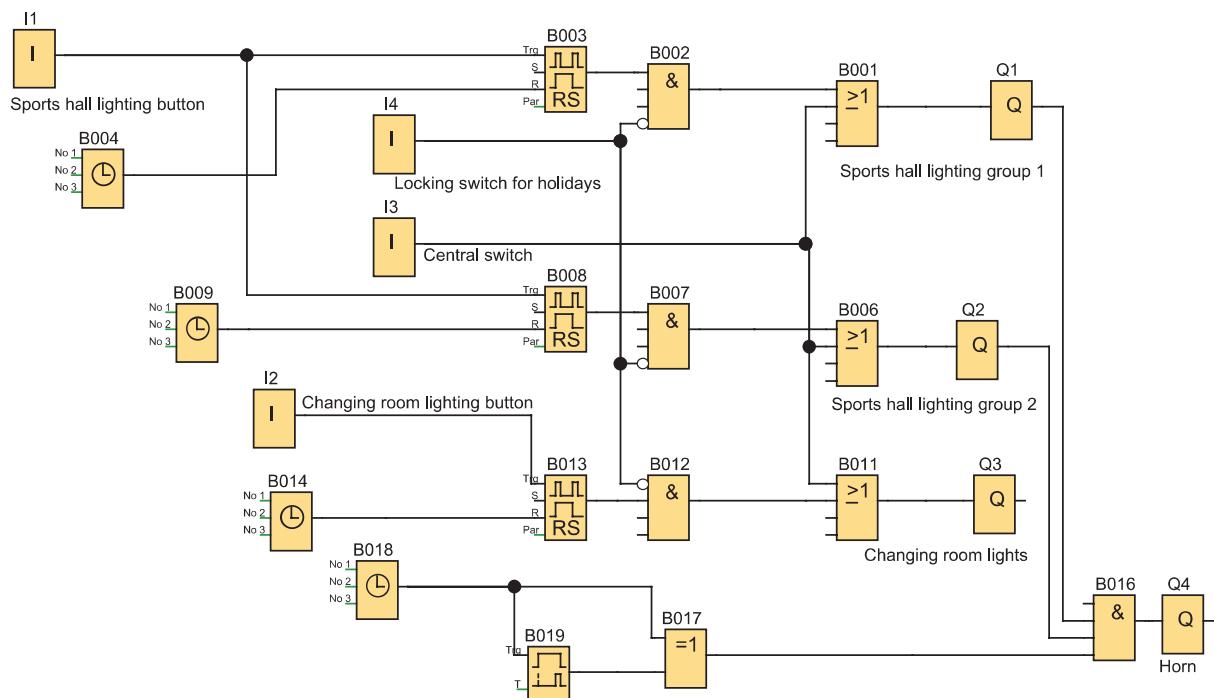

شکل ۳۹- برنامه مدار شبیه سازی سالن ورزشی



## هدف: کنترل روشنایی خارجی و داخلی یک ساختمان

**شرح کار عملی:** هنگامی که ساکنین منزل نیستند و هوا تاریک است اگر شخصی نزدیک خانه شود برای محافظت باید چراغ‌های داخلی و خارجی ساختمان روشن شود و سیستم اعلام سرقت فعال شود.

مدار شبیه‌سازی این کار مطابق شکل ۴۰ است. این کار عملی را با این شرایط انجام دهید:

۱- فضا و روشنایی خارجی به سه ZONE تقسیم شده (با خروجی‌های Q1 و Q2 و Q3) و در هر ZONE یک آشکارساز حرکتی (با کنتاکت NO) قرار دارد که به ورودی‌های I2 و I3 و I4 سیم‌کشی شده‌اند.

۲- هر کدام از روشنایی‌های خارجی در خروجی‌های Q1 یا Q2 یا Q3 ظاهر شود. اگر فتوسل محوطه در ورودی I1 فعال شود (هوا تاریک باشد) و زمان تنظیمی ساعت هفتگی (از ساعت ۱۷ تا ۷ صبح) باشد به محض تحریک یک آشکارساز حرکت در ورودی I2 یا I3 یا I4 عمل کرده و برای ۹۰sec روشنایی آن ZONE فعال (روشن) شود.

۳- ساختمان دارای سیستم اعلام سرقت نیز باشد یک کنتاکت باز NO از این سیستم به ورودی I5 سیم‌کشی و در صورتی که این سیستم برای یک لحظه فعال شود مستقل از تاریکی هوا و ساعت مجدداً برای ۹۰sec همه روشنایی‌های داخلی و خارجی (روشن) شوند.

۴- مدار دارای یک آشکارساز حرکتی اصلی است که در منطقه حساس نصب شده و به ورودی I6 سیم‌کشی و نصب شده است. این آشکارساز نیز مستقل از تاریکی و ساعت بوده و اگر برای لحظه‌ای فعال شود برای ۹۰sec همه روشنایی‌های داخلی و خارجی فعال (روشن) شود.

۵- به طور کلی روشنایی‌های داخلی برای ۹۰sec روشن و فعال خواهند شد. اگر سیستم اعلام سرقت یا آشکارساز حرکتی اصلی فعال شود صرف نظر از هر چیز، روشنایی‌های داخلی به شکل دیگری هم روشن شوند. هر بار که فتوسل و یا هر کدم از ورودی I2 یا I3 یا I4 عمل کند اگر ورودی‌ها برای بیش از ۹۰sec ثانیه فعال شوند روشنایی‌های داخلی به طور دائم روشن بمانند.

الف) برنامه را در نرم افزار PLR ترسیم نمایید.

ب) مدار شبیه‌سازی شده را با طرز کار مدار مطابقت دهید.

در حین اجرای برنامه به سؤالات زیر پاسخ دهید و گزارش کاملی از این کار عملی تهیه نمایید.

۱- مجموعه بلوک‌های OR به صورت (B002 و B006 و B010 و B014) به چه منظور در برنامه استفاده شده است؟


۲- مجموعه بلوک‌های AND به صورت (B007 و B011 و B015) به چه منظور در برنامه استفاده شده است؟

۳- از بلوک B017 به چه منظور در این برنامه استفاده شده است؟

۴- در برنامه چرا برای ورودی I1 چهار انشعاب تعریف شده است؟

۵- علت استفاده از بلوک OR به صورت B014 در برنامه چیست؟

۶- تایмер تأخیر در وصل ۹۰ sec به چه منظور در برنامه استفاده شده است؟

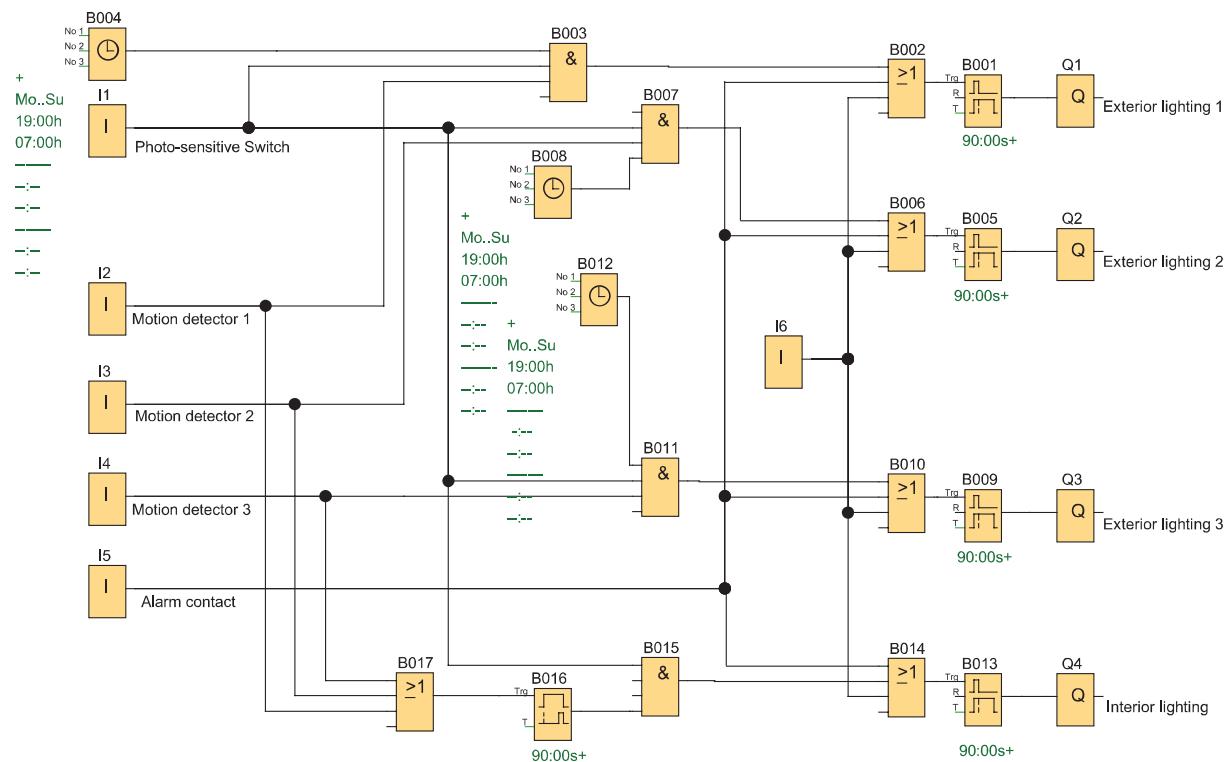

شکل ۴۰- برنامه مدار شبیه سازی روشنایی و حفاظت از ساختمان

برنامه شبیه سازی شکل ۴۰ را به شکل نرده ای رسم نمایید.






(نیمه تجویزی)  
هدف: کنترل روشنایی ویترین مغازه

**شرح کار عملی:** برای کنترل روشنایی ویترین یک مغازه از رله قابل برنامه‌ریزی استفاده شده است. چهار گروه روشنایی برای این منظور تعریف شده است. گروه اول برای روشنایی در طول روز و ساعت کاری برای داخل ویترین است که از راه دور قابل مشاهده است. گروه دوم بیرون از ویترین و تابع فتوسل است. گروه سوم روشنایی برای ساعت‌های غیرکاری و با کمترین میزان روشنایی است و گروه چهارم روشنایی موضعی و روی وسایل خاص برای زمانی است که افراد به ویترین نزدیک شده و توجه آنها به اجنباس داخل جلب می‌شود. شبیه‌سازی را مطابق شکل ۴۱ به نحوی انجام دهید که شرایط گفته شده در ادامه برقرار باشد:

- ۱- گروه اول از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ صبح تا ۲۲، پنجشنبه از ۸ صبح تا ۲۴ و جمعه از ساعت ۱۲ ظهر تا ۲۰ روشن شود.
  - ۲- گروه دوم در حالی که گروه اول روشن است و فتوسل در ورودی I1 متصل است روشن شده و فضای بیرون ویترین را روشن کند.
  - ۳- گروه سوم در حالی که روشنایی گروه اول خاموش است (در ساعت‌های غیرکاری) فتوسل عمل کرده و ویترین را روشن کند. در این حالت چراغ‌ها با کمترین تعداد و کمترین مصرف برای ویترین در نظر گرفته شده است.
  - ۴- گروه چهارم روشنایی موضعی است که با آشکارساز حرکت فعل می‌شود که در کنار ویترین نصب شده است و برای یک دقیقه صرف نظر از اینکه بقیه روشنایی‌ها در چه وضعیتی هستند داخل ویترین را روشن کند.
  - ۵- یک شستی آزمون هم در نظر گرفته شده که با فشردن آن همه روشنایی‌ها به مدت یک دقیقه روشن شده و پس از آن به وضعیت اولیه خود برمی‌گردند.
  - ۶- یک کلید در ورودی I2 در نظر گرفته شده که در حالت وصل، کل روشنایی‌ها روشن شوند. در حین اجرای برنامه به سؤالات زیر پاسخ دهید و گزارش کاملی از این کار عملی تهیه نمایید.
- ۱- مجموعه بلوک‌های OR به صورت (B002 و B007 و B009 و B013) به چه منظور در برنامه استفاده شده است؟
- ۲- مجموعه بلوک‌های AND به صورت (B001 و B005 و B008 و B012) به چه منظور در برنامه استفاده شده است؟
- ۳- از بلوک B006 به چه منظور در این برنامه استفاده شده است؟
- ۴- از بلوک B010 به چه منظور در این برنامه استفاده شده است؟
- ۵- نوع تایمراهی که برای این برنامه استفاده شده چیست و در اینجا با چه بلوکی مشخص شده است؟  
 الف) برنامه را در نرم‌افزار PLR ترسیم نمایید. ب) شبیه‌سازی مدار را با طرز کار آن مطابقت دهید.

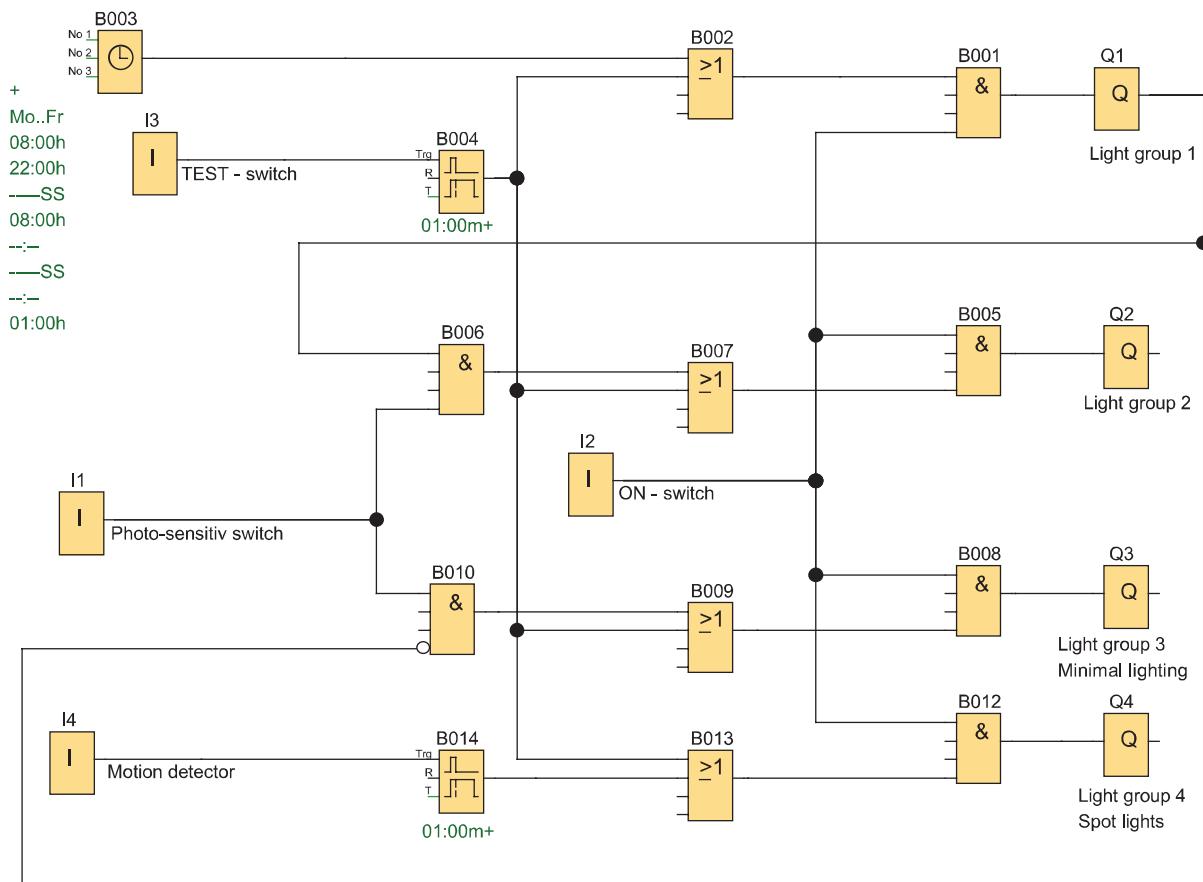

شکل ۴۱- برنامه مدار شبیه سازی روشنایی ویترین مغازه

## ارزشیابی شایستگی توابع ساده رله‌های قابل برنامه‌ریزی

### شرح کار:

شناسایی دکمه‌های رله قابل برنامه و برنامه‌نویسی نردبانی و بلوکی، توابع ساده مورد نیاز در طراحی و سیم‌کشی کار با نرم‌افزار رله‌های قابل برنامه‌ریزی (رسم - ویرایش و انتقال و شبیه‌سازی) خواندن برنامه و انتقال آن به رله قابل برنامه‌ریزی توسط دکمه و نرم‌افزار آزمایش مدارات روشنایی و پیاده‌سازی آن در رله‌های قابل برنامه‌ریزی

**استاندارد عملکرد:** کار با رله قابل برنامه‌ریزی و نرم‌افزار آن و اجرای سیم‌کشی آن  
شاخص‌ها:

سلط بر کار با دکمه‌ها  
کاربری نرم‌افزار رسم مدارات و ویرایش آنها و انتقال و شبیه‌سازی  
سیم‌کشی صحیح قطعات روی رله قابل برنامه‌ریزی

### شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: فضای مناسب - ابزار مناسب - مدت زمان مناسب با حجم کار

ابزار و تجهیزات: ابزار عمومی سیم‌کشی برق - رایانه (Lab top) یا رایانه معمولی (PC) - سرسیم - قطعات الکتریکی مدارات روشنایی مثل کلید، چراغ و شستی، رله قابل برنامه‌ریزی و کابل آن، لباس کار


### معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قابلیت از ۳	نمره هنرجو
۱	خواندن برنامه و انتقال آن به رله قابل برنامه‌ریزی توسط دکمه‌های آن (کار عملی ۱ و ۲)	۲	
۲	اجرای مدارات روشنایی و پیاده‌سازی آن در رله‌های قابل برنامه‌ریزی (کار عملی ۳ تا ۵)	۲	
۳	رسم ویرایش برنامه و شبیه‌سازی آن (کار عملی ۶ تا ۱۰)	۲	
شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: کسب اطلاعات کار تیمی مستندسازی ویژگی شخصیتی			۲
میانگین نمرات			*

\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.

## پودمان دوم
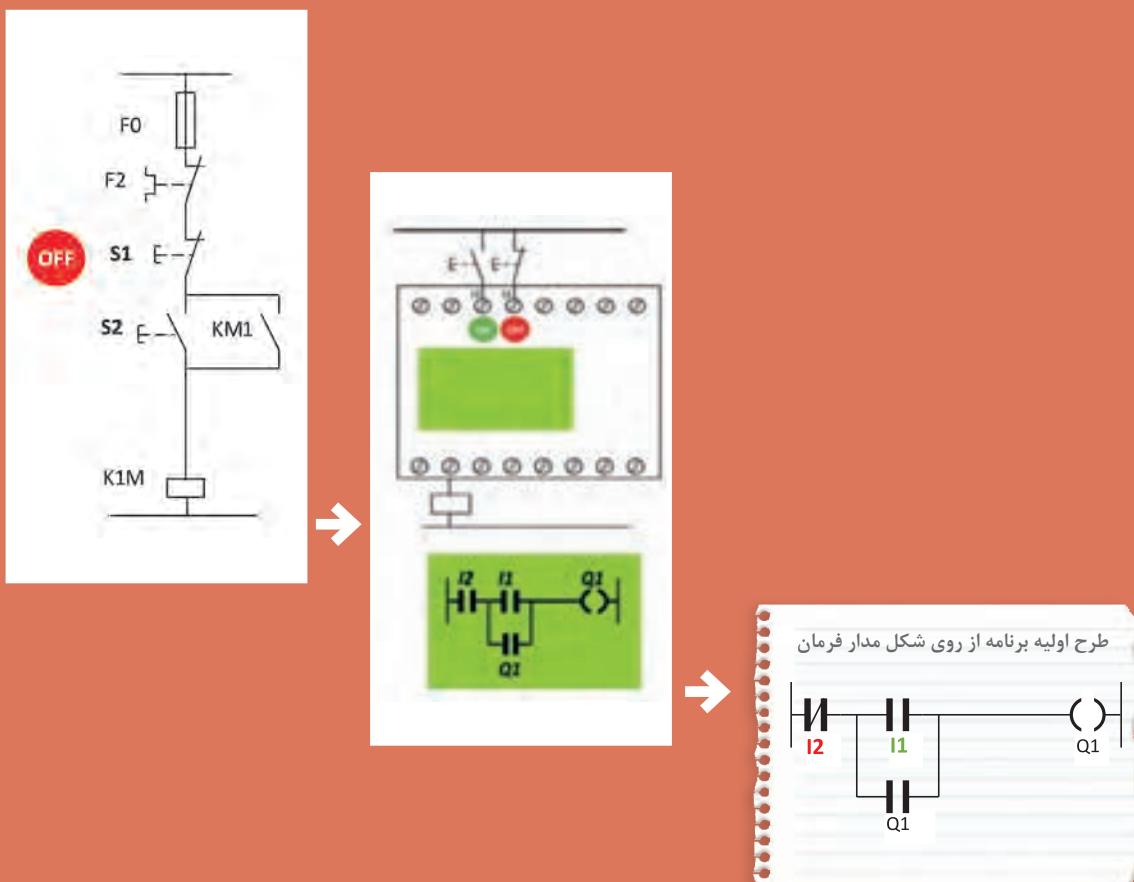
# راهاندازی موتور الکتریکی با رله برنامه‌ریزی



## واحد یادگیری ۲

### آیا می‌دانید

- ۱- راهاندازی موتور الکتریکی با رله قابل برنامه‌ریزی چه تفاوتی با روش‌های راهاندازی با کلیدهای دستی دارد؟
- ۲- برنامه‌نویسی با استفاده از تابع خود نگهدار RS چگونه است؟
- ۳- مزایای استفاده از رله قابل برنامه‌ریزی چیست؟

### استاندارد عملکرد

در این پومن هنرجویان قادر خواهند شد برنامه‌نویسی رله‌های قابل برنامه‌ریزی را پیاده‌سازی نمایند و در ادامه با به کارگیری تابع RS مدارات فرمان راهاندازی موتورهای الکتریکی را در دو مدل نرده‌بانی و بلوکی طراحی و اجرا نمایند.


## مقدمه

یکی از قابلیت‌های مهم رله‌های قابل برنامه ریزی (PLR) راه‌اندازی موتورهای الکتریکی است. مدارهای قدرت که در تمام راه‌اندازی‌های موتور الکتریکی وجود دارد در این پودمان همچنان قابل استفاده است. پس مدارات قدرتی که در درس تابلوهای برق فشار ضعیف آورده شده است همچنان و به همان شکل برقرار است. تنها تفاوتی که در این پودمان وجود دارد این است که از مدار فرمان و پیچیدگی‌های آن خبری نیست. در واقع مانند پودمان قبل تقریباً یک سیم کشی یکسان با شستی‌های ساده و بوبین کنتاکتور (بوبین جای لامپ را در پودمان قبل می‌گیرد) روی رله اجرا می‌شود و برای کارهای عملی مدار فرمان، برنامه‌نویسی نیاز است. در این پودمان ابتدا از شکل ظاهری مدار فرمان برای برنامه‌نویسی استفاده می‌شود و پس از آن، کارهای عملی ادامه با تابع خودنگهدار RS ارائه می‌شود و در نهایت مقایسه این دو روش در حین کارهای عملی ارائه می‌شود.

## ۱-۲- مزایای استفاده از رله‌های قابل برنامه ریزی

مزایای اشاره شده در ادامه ضرورت استفاده از رله‌های قابل برنامه ریزی را بیشتر می‌کند. این مزایا به شرح زیر است:

- ۱- کاهش حجم سیم‌کشی‌ها و اتصالات مدار.
- ۲- امکان برنامه‌نویسی دستی بدون وجود رایانه.
- ۳- امکان طراحی، چاپ و ذخیره‌سازی برنامه مدار مورد نظر و انتقال آن به رله قابل برنامه ریزی و حتی فرآخوانی برنامه از رله توسط رایانه شخصی.
- ۴- امکان اجرای آزمایشی مدار توسط برنامه شبیه‌ساز رله در رایانه، قبل از اجرای عملی آن.
- ۵- عدم نیاز به تیغه کمکی یا کنتاکتورهای کمکی.
- ۶- وجود تایмерهای متنوع به تعداد زیاد در رله قابل برنامه ریزی.
- ۷- وجود توابعی خاص در برنامه‌نویسی رله که ایجاد آنها توسط عملگرها یا توابع ساده ناممکن است یا به سختی امکان‌پذیر است.
- ۸- امکان گذاشتن رمز عبور برای برنامه و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده.
- ۹- انعطاف‌پذیری در مقابل تغییرات احتمالی مورد نیاز برنامه.
- ۱۰- امکان نظارت بر عملکرد مدار از طریق پیام‌های نمایشگر LCD.
- ۱۱- آسان بودن اعمال تغییرات و اصلاح خطاهای با وجود تمام مزایا و ارزش‌هایی که برای رله‌های قابل برنامه ریزی اشاره شد، ذکر این نکته نیز مهم است که پیاده‌سازی مدارهای ساده توسط رله، صرفاً باعث صرفه‌جویی در مصرف یکی دو متر سیم خواهد شد. بنابراین هدف از کاربرد رله در مدارهای مختلف، فقط کاهش حجم سیم‌کشی نیست بلکه در تمام فعالیت‌های فنی و مهندسی باید به موضوع هزینه نیز توجه داشت.

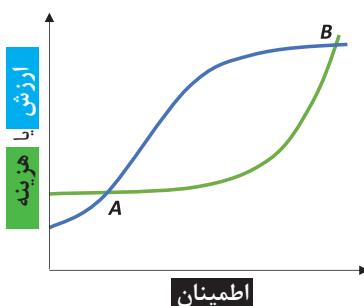

شکل ۱- نمودار هزینه و اطمینان پروژه با رله قابل برنامه ریزی

پیچیدگی‌های کار، صحت و درستی عملکرد مدار و بهره‌برداری آسوده با ضریب اطمینان بالا در دراز مدت، از عوامل تعیین‌کننده نوع طراحی مدار است. نصب و طراحی‌هایی که با رله قابل برنامه‌ریزی انجام می‌شود با توجه به قابلیت‌های رله، اطمینان بیشتری را نیز به ارمغان می‌آورد اما هزینه بیشتری را نیز به همراه دارد. در شکل ۱ اگر نقطه A موقعیتی باشد که طرح کنتاکتوری برای راهاندازی بدون رله را نشان دهد، ارزش و توقعات و هزینه پروژه کم خواهد بود. در این نقطه هزینه کمتری شده ولی سطح اطمینان هم برای پروژه پایین خواهد آمد. اما در نقطه B با توجه به پیاده‌سازی با رله قابل برنامه‌ریزی ارزش و هزینه و اطمینان پروژه بالاتر خواهد بود.

## ۲- راهاندازی موتورهای الکتریکی توسط رله


راهاندازی موتورهای الکتریکی توسط رله‌های قابل برنامه‌ریزی به دو روش قابل پیاده‌سازی است:

(الف) پیاده‌سازی به شکل مدار فرمان

(ب) پیاده‌سازی به شکل تابع RS


(الف) پیاده‌سازی به شکل مدار فرمان

فرض کنید اولین برنامه‌ای که در واحد یادگیری قبل و با دکمه‌های روی رله برنامه‌ریزی کردید به داخل رله ارسال و سیم کشی روی رله و همچنین مدار قدرت موتور الکتریکی اجرا شده باشد. اکنون با فشردن شستی (با کنتاکت NO) موتور روشن شده و به صورت لحظه‌ای کار می‌کند در این پودمان ابتدا به این موضوع پرداخته می‌شود که در رله‌ها از نرم‌افزار و برنامه استفاده می‌شود و برخلاف راهاندازی‌های صرفاً با سیم کشی، می‌توان از شستی (با کنتاکت NC) که به آن Stop هم گفته می‌شود برای راهاندازی و Start مدار استفاده کرد. به شرط آنکه به ازای این شستی (با کنتاکت NC) در برنامه نیز از ورودی با علامت کنتاکت NC استفاده شده باشد (شکل ۲).

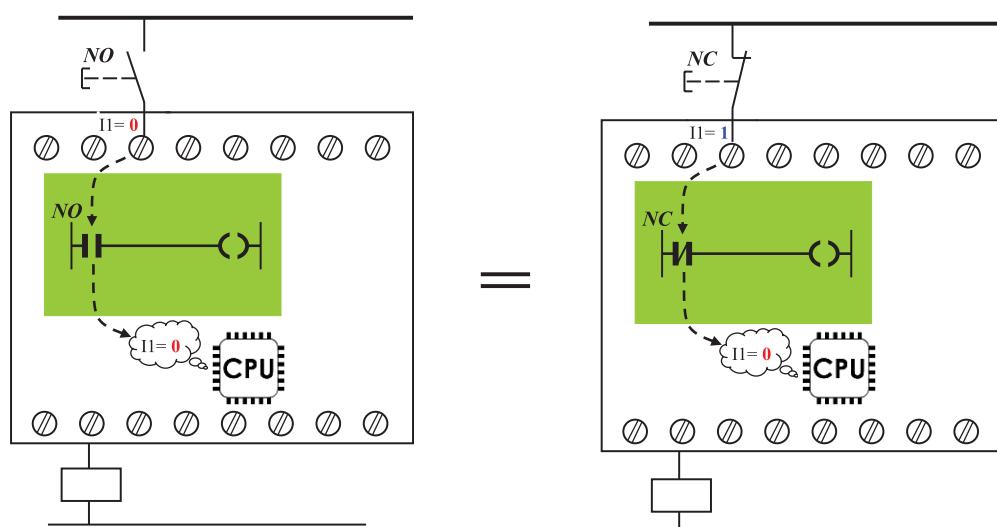

شکل ۲- پیاده‌سازی با شستی با کنتاکت NC و NO

برای در ک بهتر این موضوع به ساختمان داخلی رله اشاره می‌شود. واحدهای پردازش مرکز رله یا CPU فقط ۰ و ۱ منطقی را تشخیص می‌دهد و قابلیت تشخیص شستی با کنتاکت NO یا NC (که صرفاً در ترمینال‌های ورودی آن سیم‌کشی شده) برای آن کاملاً بی‌معنی است. فقط در صورتی برای رله این کنتاکت‌ها معنادار است که به ازای آن در برنامه نیز از یک علامت کنتاکت استفاده شده باشد. پس وظیفه‌ای که یک شستی در مدار فرمان دارد هنگام پیاده‌سازی آن راهاندازی در رله، به یک ورودی مثل I1 سپرده می‌شود و این ورودی همیشه از دو جزء تشکیل شده است. اولین جزء شستی همان مدار فرمان و یا هر شستی دیگر که به آن ورودی سیم‌کشی می‌شود و دومین جزء ورودی است که به شکل کنتاکت در برنامه رله برای آن رسم می‌شود یعنی اگر وظیفه یک شستی در مدار روشن کردن مدار از حالت خاموش بوده (۱ کردن مدار فرمان) اکنون این وظیفه در رله به دو جزء سپرده شده و باید در حالت عادی آن ورودی تحریک نشده (۰ برای CPU) باشد تا کاری مشابه روشن کردن (ON مدار فرمان) به واسطه پیاده‌سازی روی رله از آن سر برزند. اما در این صورت دو وضعیت دیگر را هم می‌توان مطابق شکل ۳ پیش‌بینی کرد که این دو نیز با هم یکسان و برابر هستند.

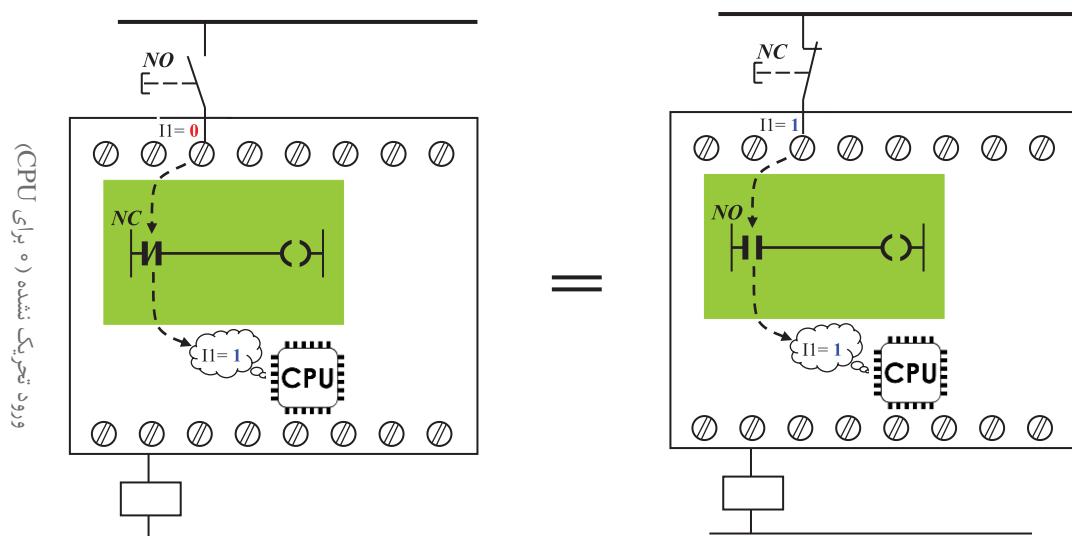

شکل ۳- دو وضعیت دیگر با کنتاکت NO و NC

برای توضیح بیشتر شکل ۳ می‌توان گفت اگر قطعه یا شستی در مدار فرمان وظیفه خاموش کردن یک مدار روشن (۰ کردن مدار فرمان) را به عهده داشته باشد. اکنون و مطابق شکل ۳ این وظیفه به عهده دو جزء سپرده شده و باید در حالت عادی آن ورودی تحریک شده (۱ برای CPU) باشد تا کاری مشابه خاموش کردن (OFF در مدار فرمان) به واسطه پیاده‌سازی روی رله از آن سر برزند. در ادامه اشاره می‌شود که رعایت این موضوع در تبدیل مدار فرمان به برنامه و برنامه‌نویسی بسیار اهمیت دارد.



ابتداً پوelman اول و قبل از کارهای عملی آن به این موضوع اشاره شد که چه ارتباطی بین ورودی و خروجی در برنامه نویسی بلوکی یا نردنی وجود دارد. در اینجا نیز با توجه به توضیحات گفته شده و نوشه های روی شکل توضیح دهید که یک علامت کن tact باز یا بسته در برنامه در اصل چه ماهیتی دارد؟


### مراحل طراحی برنامه با استفاده از شکل مدار فرمان

- ۱- قطعات در مدار فرمان راه اندازی وظایفی به لحاظ روش و خاموش کردن دارند در رله های قابل برنامه ریزی، این وظایف به ترمینال های ورودی در رله و اگذار می شود. پس از ترسیم سیم کشی قطعات روی رله کنار هر ترمینال یا زیر آن وظیفه قطعه را بنویسید (مثلاً روش کردن (ON) یا خاموش کردن (OFF)).
- ۲- از شکل ظاهری مدار فرمان راه اندازی استفاده کنید و آن را به برنامه ای (نردنی یا بلوکی) تبدیل کنید برای نام گذاری ورودی به وظیفه ON و OFF توجه داشته باشید یعنی صرفاً به NO یا NC بودن وسیله متصل به ترمینال ورودی رله توجه نکنید بلکه به وظیفه متناظر و اگذار شده از مدار فرمان به آن ترمینال توجه داشته و در محل مناسب نام ورودی را از ترمینال به برنامه اختصاص دهید.
- ۳- اکنون باید مشخص شود ورودی هایی که نام گذاری آنها در برنامه (مطابق بند ۲) انجام شده است به لحاظ NO یا NC بودن در برنامه هم درست هستند برای این کار مطابق جدول ۱ اگر یک ورودی ترمینال رله از نوع تحریک شده (OFF) باشد و نوع شستی سیم کشی شده در رله مشخص باشد ورودی آن در برنامه انتخاب خواهد شد بدین صورت که اگر stop در سیم کشی باشد در برنامه علامت کن tact باز و اگر در سیم کشی باشد در برنامه از علامت کن tact بسته برای آن ورودی استفاده می شود. در مورد ورودی تحریک نشده (ON) هم مطابق دو ستون سمت راست جدول عمل می شود. یعنی اگر stop در سیم کشی باشد در برنامه علامت کن tact بسته و اگر start در سیم کشی باشد در برنامه از علامت کن tact بسته برای آن ورودی استفاده می شود.


جدول ۱- نام گذاری ورودی ها

ورودی ترمینال PLR	OFF	تحریک شده	ON	تحریک نشده
شستی در سیم کشی	E-7 ↓	E-1 ↓	E-7 ↓	E-1 ↓
انتخاب ورودی در برنامه	PLR +↑	+↑	-N -↑	+↑

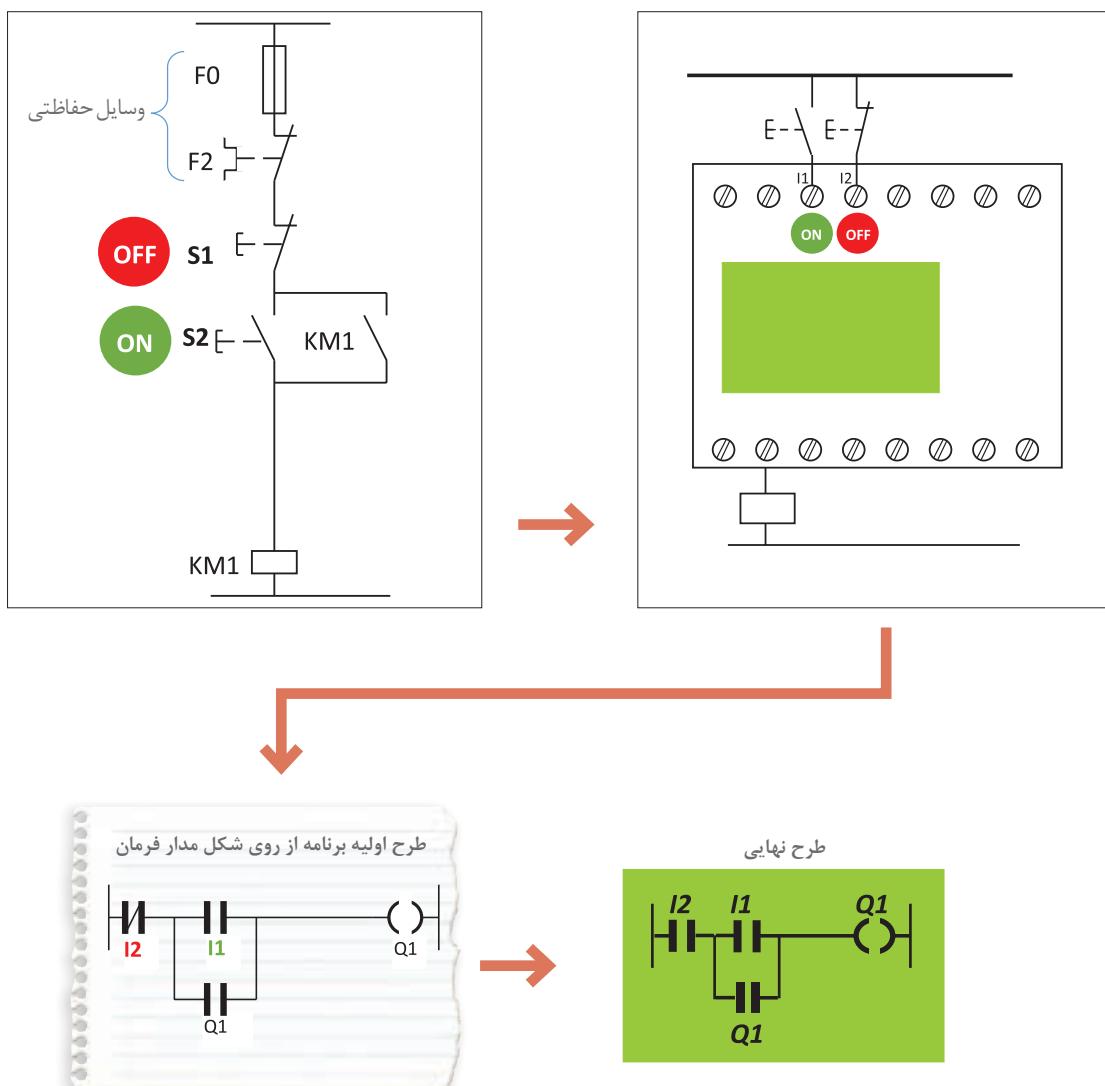مثال ۱: در مدار فرمان شکل ۴ شستی S1 را باز کرده و به ترمینال I2 رله بینید همین طور شستی S2 را باز کنید و به ترمینال I1 رله بینید. برنامه و سیم کشی آن روی رله نشان داده شده است.



**مثال ۲:** مدار فرمان راه اندازی دستگاه پرس در شکل ۵ نشان داده شده است. در این مدار تمام شستی ها باز می شود و به جای آنها شستی با کنتاکت NO روی رله قرار داده می شود و سیمکشی رله انجام می شود به طوری که دو شستی که در ترمینال های I3 و I4 قرار می گیرد برای خاموش کردن و دو شستی که در ترمینال های I5 و I6 قرار می گیرند برای خاموش کردن به کار روند. از طرفی در ترمینال ورودی I1 فیوز برای حفاظت قرار می گیرد تا در صورت اتصال کوتاه مدار قطع شود و همچنین در ورودی I2 یک ترمینال از کنتاکت ۹۷-۹۸ (باز بی مثال) را قرار می گیرد تا در صورت اضافه بار کنتاکتور KM1 خاموش شود و همچنین یک لامپ در خروجی Q2 وصل می شود تا در صورت اضافه بار روشن شود.

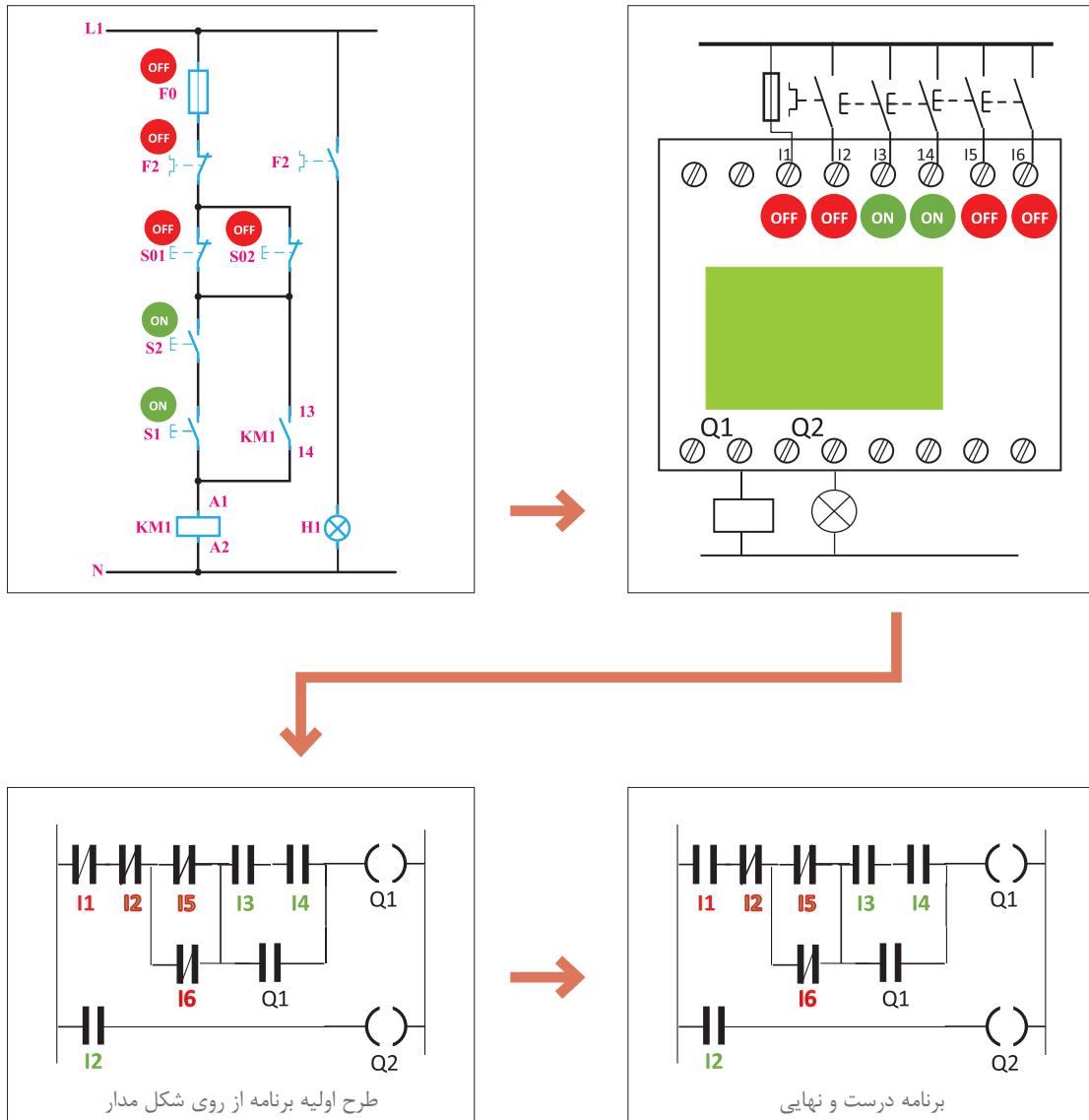

شکل ۵—مدار فرمان و معادل برنامه سیم کشی روی رله برای یک

در سیم کشی ورودی I2 در رله قابل برنامه ریزی مثال ۲ کنタکت ۲ به بی متال وصل شده و با علامت OFF مشخص شده است اما در برنامه و سطر سوم نزدیک به جای کنタکت با علامت بسته علامت کنタکت باز برای آن در نظر گرفته شده است. با این توضیح فعالیت های زیر را دنبال کنید.

فعالیت ۱: دو برنامه به صورت بلوکی برای دو مثال گفته شده قبل ترسیم نمایید.

فعالیت ۲: مثال ۲ را با راه اندازی از دو محل و در صورت استفاده از کنタکت بسته بی متال در ورودی I2 مجدداً ترسیم نمایید.





### ۱- راه اندازی دائم کار یک موتور الکتریکی

هدف: در این کار عملی قرار است مطابق جدول ۲ راه اندازی دائم کار یک موتور الکتریکی با رله انجام شود.

جدول ۲- راه اندازی دائم کار یک مدار الکتریکی

جدول تخصیص ورودی و خروجی			سیم کشی PLR
نام قطعه	ورودی / خروجی PLR	وظیفه در پیاده سازی با PLR	
F1	I1	خاموش کردن موتور در برابر اضافه بار	
S0	I2	خاموش کردن موتور	
S1	I3	روشن کردن موتور	
KM1	Q1	اتصال به موتور	

گام ۱: برنامه بلوکی و نرده بانی آن را ترسیم نمایید.

برنامه بلوکی	برنامه نرده بانی
<div style="border: 1px solid black; height: 400px; width: 100%;"></div>	



**گام ۲:** سیم کشی رله را مطابق آنچه خواسته شده، انجام دهید و با رعایت نکات ایمنی آن را به شبکه برق متصل نمایید.

**گام ۳:** برنامه نویسی رله را انجام دهید و آن را آزمایش کنید.

**گام ۴:** سیم کشی قدرت موتور الکتریکی را انجام دهید و با رعایت نکات ایمنی در حضور مربی خود، مدار آزمایش نمایید.

جدول تخصیص ورودی و خروجی			سیم کشی PLR
نام قطعه	ورودی / خروجی PLR	وظیفه	
S1	I1	روشن کردن	
S2	I2	روشن کردن	
S3	I3	روشن کردن	
S4	I4	خاموش کردن	
S5	I5	خاموش کردن	
S6	I6	خاموش کردن	
F1	I7	خاموش کردن	
KM1	Q1	اتصال موتور	
P1	Q2	نشانگر اضافه بار	

برنامه بلوکی	برنامه نرdbانی




## (کار عملی نیمه تجویزی)

راه اندازی مدار دستگاه پرس با استفاده از دو دست توسط رله قابل برنامه ریزی

با تایمر تأخیر در قطع (Off Delay) و تایمر تأخیر در وصل (On Delay) و همین طور تایمر (On/Off Delay) در پومن اول کار کردید و برنامه هایی را که در آنها از این تایمرها استفاده شده بود را به کار بردید. در اینجا با دو تایmer دیگر آشنا خواهید شد.

**تایمر پالسی (Pulse Timer):** این تایمر با فعال شدن تغذیه یعنی لبه بالارونده آن زمان سنجی را آغاز و کنتاکت آن نیز عمل می کند همچنین با قطع تغذیه لبه پایین رونده یا پس از سپری شدن زمان تنظیمی به حالت اول بر می گردد. این تایمر را Wiping نیز می نامند (شکل ۶).

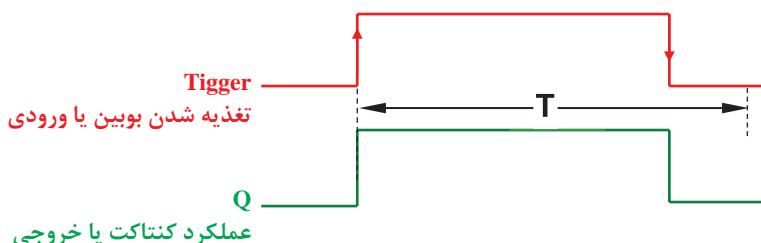


شکل ۶- زمان سنجی تایمر پالسی

مثال: برنامه بلوكی یک دستگاه پرس که با تحریک هم زمان دو شستی فعال می شود را طوری طراحی کنید که حداقل ۵ ثانیه فعال باشد.




اگر زمان فعال بودن شستی ها کمتر از ۵ ثانیه بود دستگاه پرس خاموش شود.

حل: برنامه بلوكی برای این مدار به صورت شکل ۷ می باشد.

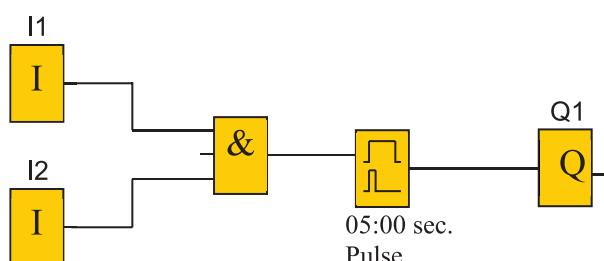

شکل ۷- برنامه بلوكی مدار دستگاه پرس

تایمر پالسی گسترد़ه: این تایمر نیز با لبه بالارونده تغذیه، زمان سنجی را آغاز و تیغه آن نیز تغییر وضعیت می‌دهد. پس از سپری شدن زمان تنظیمی به حالت اول برمی‌گردد و نسبت به لبه پایین رونده تغذیه حساس نیست این تایمر را Single Pulse یا One Shot می‌گویند.

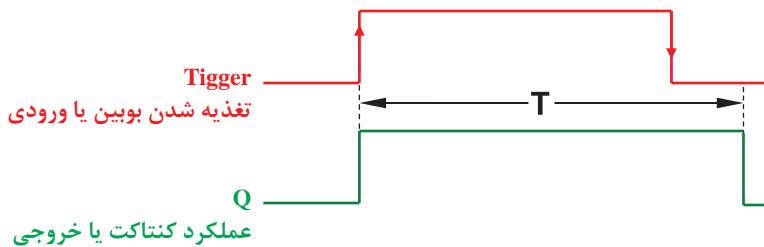

شکل ۸- زمان سنجی تایمر پالسی گسترد़ه

مثال: برنامه نرdbانی مثال فیل را به گونه‌ای طراحی نمایید که با تحریک هم‌زمان هر دو شستی پرس به مدت ۵ ثانیه فعال بماند و قطع تحریک شستی پرس همچنان به کار خود ادامه دهد.

حل: برنامه نرdbانی این مدار به صورت شکل ۹ می‌باشد.



شکل ۹- برنامه نرdbانی مدار دستگاه پرس


در برخی از رله‌های قابل برنامه‌ریزی تایمری به نام Edge Wiping وجود دارد که دارای دو زمان تنظیمی TH و TL می‌باشد در صورتی که زمان لبه پایین TL در آن صفر باشد تایمر پالسی گسترد़ه خواهد شد.

توجه



از این تایمرها برای مدار دستگاه پرس می‌توان استفاده کرد پیش از این و در ابتدای این پومند برنامه مدار پرس معرفی شد. این مدار دو شستی برای روشن کردن و خاموش کردن مدار دارد که باید هم‌زمان فشرده شود و یکی از اشکالاتی که مدار پرس بدون تایmer دارد این است که برخی مواقع افراد برای اینکه از هر دو دست استفاده نکنند یکی از شستی‌ها را دائم کرده و به حالت وصل دائم می‌برند. انجام این کار مخاطراتی را به همراه دارد. برای جلوگیری از این کار مدار فرمانی به شکل ۱۰ طرح شده است. به طوری که فقط اگر یکی


از شستی‌ها برای مدت ۱ ثانیه فشرده شود و در این فاصله شستی دوم هم فشرده شود مدار روشن می‌شود. در ادامه برای این کار برنامه‌ای تهیه شده و راه اندازی را پیاده‌سازی کرده است. (شکل ۱۰).

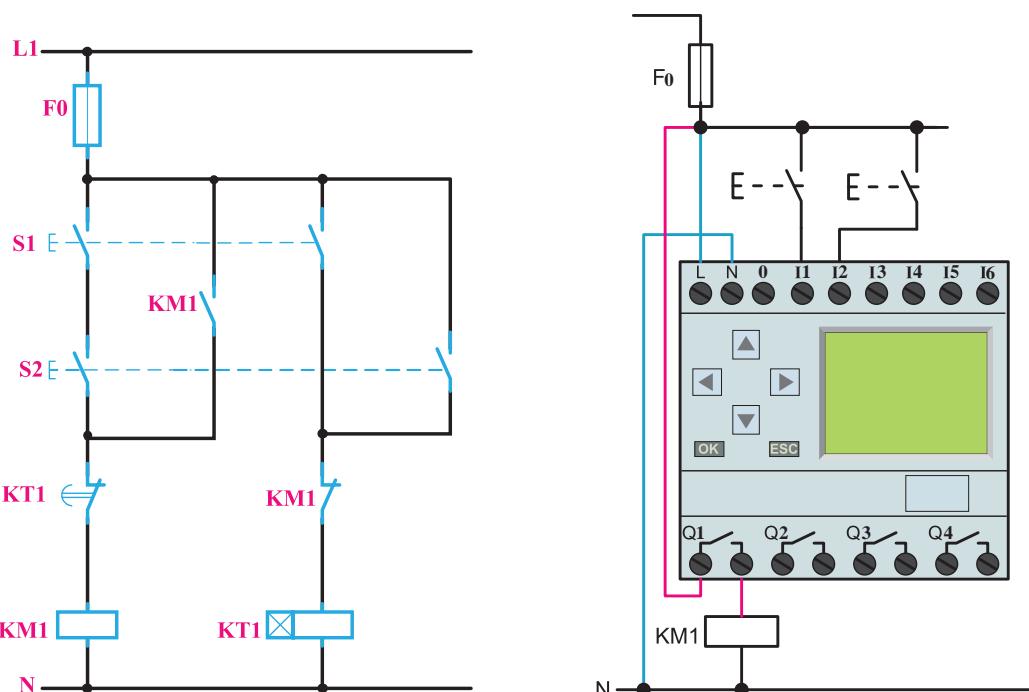

شکل ۱۰- مدار فرمان و سیم‌کشی رله‌ای مدار پرس تایمردار

در این شکل دو ورودی I1 و I2 توسط عملگر AND و OR مانند مدار فرمان یک بار با هم سری و یک بار موازی شده‌اند حاصل بخش OR ورودی تایمیر شده و قسمت AND ورودی‌ها به Q1 متصل شده است و از یک تایمیر پالسی گستردگی برای برنامه استفاده شده است.


**سؤال:** چه ارتباطی در این برنامه از خروجی Q1 به ورودی OR گرفته شده است؟ آیا در این برنامه نقش خودنگهدار را ایفا می‌نماید؟ (شکل ۱۱). اگر کار کرد دیگری دارد در این مورد تحقیق کنید.

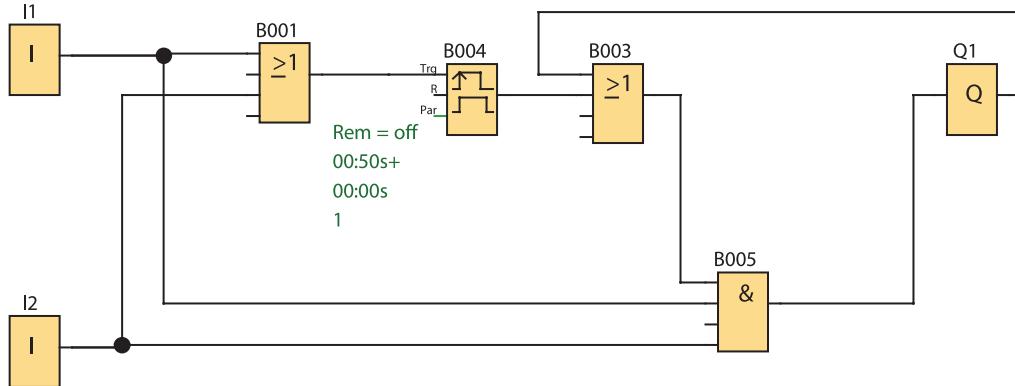

شکل ۱۱- برنامه بلوکی مدار پرس تایمروز

### ب) پیاده‌سازی به شکل تابع RS

پیاده‌سازی راهاندازی لحظه‌ای و دائم کار با رله به صورت شکل ۱۲ نشان داده شده آیا اشکالی حین کار به وجود می‌آید؟ برنامه این راهاندازی از روی شکل مدار فرمان به صورت نزدیکی رسم شده و همه موارد موجود در مراحل طراحی به درستی رعایت شده است یعنی شستی ورودی I2 برای حالت دائم کار و شستی ورودی I3 برای حالت لحظه‌ای است اما این پیاده‌سازی راهاندازی روی رله به این صورت کار نخواهد کرد. اگر نگاهی به شستی دوبلی که در مدار فرمان راهاندازی شکل ۱۰ اندخته شود ملاحظه می‌شود که ما به ازای آن شستی ساده‌ای در ورودی I3 در شکل ۱۲ در نظر گرفته شده است (شکل ۱۲).

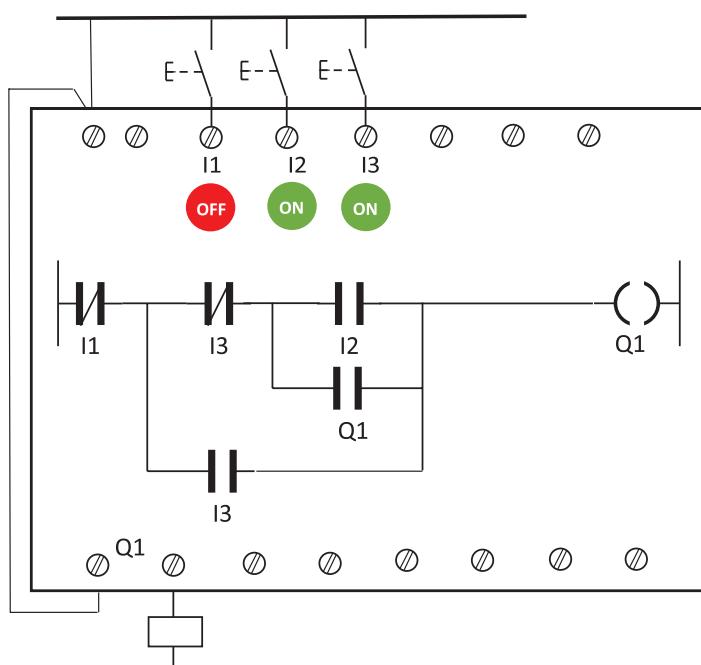


شکل ۱۲- راهاندازی لحظه‌ای و دائم

کار کردن مدار با تأخیر همراه است زیرا عملکرد کنتاکت‌های شستی دوبل به این صورت است که ابتدا قسمت بسته شستی دوبل عمل کرده و خط اصلی مدار فرمان را قطع می‌کند و بعد قسمت کنتاکت باز آن عمل می‌کند. اما در اینجا و در برنامه تغییر وضعیت از ۰ به ۱ برای ورودی I3 آنی است به همین خاطر خواسته‌هایی که از مدار راه اندازی لحظه‌ای دائم وجود دارد مثل از کار اندختن حالت کار دائم توسط شستی در ورودی I3 صورت نمی‌گیرد این نمونه‌ای از برنامه‌نویسی از روی شکل مدار فرمان است که جوابگو نبوده و همراه با خطاهایی خواهد بود. از طرفی تغییر وضعیت کنتاکت‌ها بعد از تبدیل مدار فرمان به برنامه رله، این طراحی را کمی سخت کرده است. همچنین این موضوع که برای هر برنامه‌نویسی ابتدا باید مدار فرمان آن حتماً موجود باشد، چنان جالب نیست. امروزه به منطق به کار رفته در فرآیند کار و راه اندازی‌ها دقیق می‌شود و برنامه‌نویسی انجام می‌شود. به همین منظور از توابع خاص از جمله تابع RS باید استفاده کرد.


### ۳-۲-تابع خودنگهدار

نام این تابع از خود نگهدار مدارات کنتاکتوری گرفته شده است. در روش ترسیم نردنی این تابع به خروجی (بوبین) داده می‌شود و در روش بلوکی تابع RS به صورت کادری با دو ورودی و یک خروجی نشان داده می‌شود (شکل ۱۳).

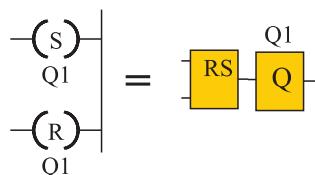


شکل ۱۳-تابع RS به صورت نردنی و بلوکی

نحوه عملکرد این تابع به این صورت است که با فعال کردن یک ورودی آن به نام set که با حرف (S) نشان داده می‌شود، خروجی به صورت دائم فعال می‌ماند و با فعال کردن ورودی دیگر تابع به نام reset که با حرف (R) نشان داده می‌شود، خروجی غیرفعال می‌شود به همین دلیل است که می‌توان تصور کرد این تابع، بلوکی است که یک مدار خود نگهدار را در خود دارد به طوری که فعال کردن S مانند فشردن شستی S1 است فعال کردن R مانند فشردن شستی S0 است (شکل ۱۴).

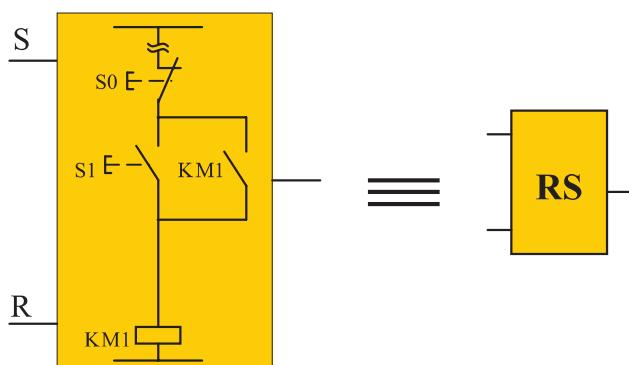

شکل ۱۴-رفتار خودنگهداری تابع RS

نمودار زمانی عملکرد تابع RS در شکل ۱۵ نشان داده شده است.

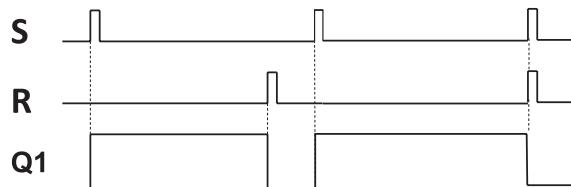

شکل ۱۵- نمودار زمانی عملکرد تابع RS


در انتهای نمودار زمانی دیده می‌شود که اگر به طور همزمان برای یک لحظه ورودی S و R فعال شوند خروجی Q1 غیرفعال خواهد شد. به این موضوع اولویت Reset به گفته می‌شود.

**۱-۲-۳ مزیت تابع RS:** استفاده از تابع RS دارای مزیت‌هایی به شرح زیر است:

- ۱- در اکثر مواقع استفاده از تابع RS باعث کوچک شدن حجم برنامه می‌شود.
- ۲- در تابع RS تمام ورودی‌ها از نوع تحریک نشده باید انتخاب شوند و فقط یک مفهوم ارائه می‌شود و کار را ساده‌تر خواهد کرد.
- ۳- موضوع اولویت Reset به Set باعث می‌شود، در زمانی که بخشی از برنامه که Set و بخشی دیگر Reset اولویت پیدا کرده و خواسته برنامه‌ریز محقق شود.

**۲-۲-۳ طراحی برنامه با استفاده از تابع RS:** برای طراحی برنامه به کمک تابع RS مراحل زیر باید دنبال شود:

- ۱- نقشه سیم‌کشی قطعات روی PLR ترسیم شود. برای قطعات وظایف روشن یا خاموش کردن مشخص شود. با توجه به تعداد کنتاکتور لازم برای راهاندازی ابتدا که در رله سیم‌کشی شده است تعداد خروجی مشخص شده و برنامه‌ای ترسیم شود که در آن همان تعداد تابع RS و خروجی، به کار گرفته شده باشد (این کار در سمت راست صفحه انجام شود).
- ۲- اینجا همه ورودی‌ها باید از نوع تحریک نشده انتخاب شوند (بر خلاف قبل) پس ورودی که شامل دو جزء همنام (ورودی سیم‌کشی رله + ورودی در برنامه رله) است در قسمت برنامه با توجه به این موضوع علامت کنتاکت باز یا بسته برای ورودی مشخص می‌شود، یعنی تعداد و شکل ورودی ترسیم خواهد شد. (این کار در سمت چپ صفحه انجام می‌شود)
- ۳- با توجه به اینکه وظیفه قطعات مثل شستی روشن و یا خاموش کردن است در بند ۱ مشخص شده است. اگر وظیفه شستی روشن کردن در مدار راهاندازی باشد، اینکه آن ورودی، در برنامه در مسیر SET تابع RS قرار می‌گیرد. و اگر وظیفه خاموش کردن داشته باشد در مسیر RESET تابع RS مربوط قرار می‌گیرد و به آن متصل می‌شود. البته این اتصال مستقیم و یا با توجه به منطق به کار رفته در راهاندازی، به واسطه توابع و عملگرهای دیگری نیز می‌تواند صورت گیرد (این کار قسمت میانی صفحه انجام می‌شود) برای مثال چهار حالت در راهاندازی دائم کار یک موتور الکتریکی در شکل ۱۶ نشان داده شده است:

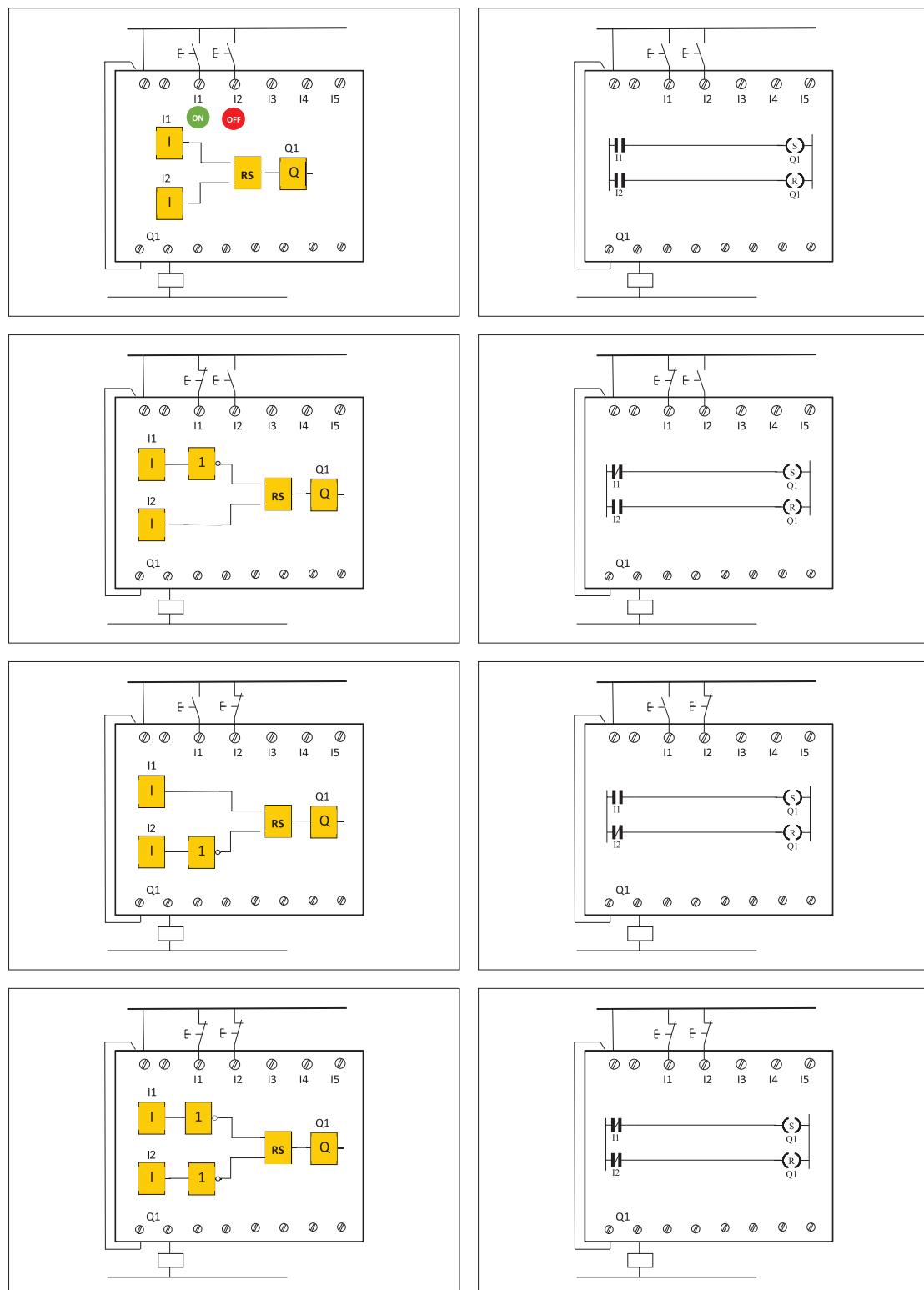

شکل ۱۶- چهار حالت راه اندازی دائم کار موتور الکتریکی




### راه اندازی دائم کار یک موتور الکتریکی

هدف: در این کار عملی قرار است مطابق جدول ۴ راه اندازی دائم کار یک موتور با تابع RS را انجام دهید.

جدول ۴- راه اندازی دائم کار یک موتور با تابع RS

جدول تخصیص ورودی و خروجی		سیم کشی PLR
نام قطعه	ورودی / خروجی PLR	وظیفه در پیاده سازی با PLR
F1	I1	خاموش کردن موتور در برابر اضافه بار
S0	I2	خاموش کردن موتور
S1	I3	روشن کردن موتور
KM1	Q1	اتصال به موتور

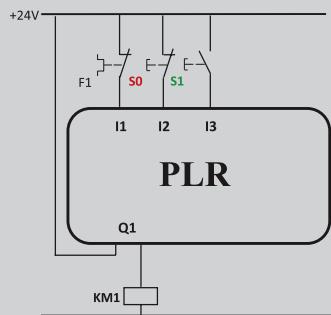

گام ۱: برنامه بلوکی و نزدبانی را ترسیم نمایید.

برنامه بلوکی	برنامه نزدبانی

گام ۲: سیم کشی رله را مطابق آنچه خواسته شده، انجام دهید و با رعایت نکات ایمنی آن را به شبکه برق متصل نمایید.

- گام ۳: برنامه نویسی رله را انجام دهید و آن را آزمایش نمایید.
- گام ۴: سیم کشی قدرت را روی قطعات و موتور الکتریکی انجام دهید و با رعایت نکات ایمنی در حضور مربی خود مدار را آزمایش نماید.

فعالیت ۱



چرا در کار عملی ۱ رله اضافه بار که در I1 سیم کشی شده است در ورودی برنامه باید علامت کن tact باز I1 به کار برده شود اما در کار عملی ۳ در برنامه از کن tact بسته برای I1 استفاده می شود علت را توضیح دهید؟

فعالیت ۲



چرا در کار عملی ۱ شستی با کن tact NC (Stop) که در I2 سیم کشی شده است در ورودی برنامه باید علامت کن tact باز I2 به کار برده شود اما در کار عملی ۳ در برنامه از علامت کن tact بسته برای I2 استفاده شده است. علت را توضیح دهید؟


فعالیت ۳



با توجه به آنکه در کار عملی (۲) نیمه تجویزی، پیاده سازی با PLR، خواسته مدار فرمان که کار دائم است را برآورده نمی کند با تابع RS می توانید مشکل را برطرف کنید.

## ۴-۲- راه اندازی لحظه‌ای و دائم کار با RS رله قابل برنامه ریزی

چنانکه اشاره شد در روش تبدیل مدار فرمان به برنامه از دو علامت کن tact یکی NO و دیگری NC به جای تأثیر شستی دوبل در برنامه استفاده شد و این تبدیل کارایی لازم را نداشت، چون در سیم کشی روی دستگاه رله، شستی دوبل به کار برده نمی شود و از طرفی باید تأثیر شستی دوبل در برنامه به نحوی اعمال شود. چون قسمت وصل کننده شستی دوبل بخشی از مدار را فعال می کرد و قسمت قطع کننده آن بخشی از مدار را غیرفعال می کرد تأثیر شستی دوبل در مدارها را می توان در برنامه به این صورت اعمال نمود ابتدا یک شستی وصل (START) در سیم کشی دستگاه در نظر گرفته شود و ورودی متصل به آن در برنامه نیز یک کن tact باز باشد حالا این ورودی، یک تابع RS را Set و تابع RS دیگری را Reset می کند (شکل ۱۷). چنین کاربردی در راه اندازی های بعدی به کار گرفته شده است. با توجه به اینکه در این راه اندازی فقط یک تابع RS استفاده می شود تأثیر شستی دوبل در برنامه به صورت شکل ۱۸ خواهد بود.

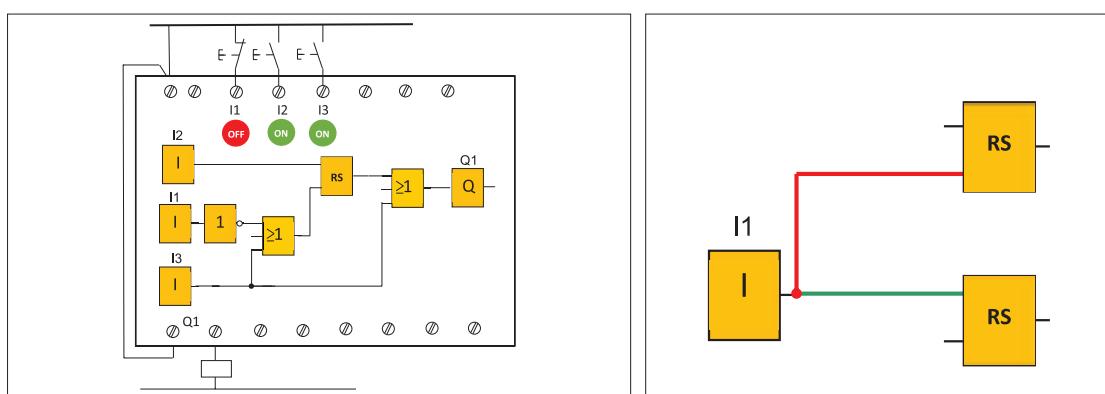


شکل ۱۸- کاربرد تابع RS برای راه اندازی و تأثیر شستی


شکل ۱۷- راه حل به کارگیری شستی دوبل در برنامه

## ۲-۵ ذخیره‌سازی اطلاعات رله


در برنامه‌های رله‌های قابل برنامه‌ریزی گاهی لازم است اطلاعات در یک بیت ذخیره شود و بعد در جای دیگر از آن استفاده شود. به این ترتیب Flag یا Marker گویند کار Flag یا Marker را می‌توان مشابه یک کنتاکتور کمکی در مداری فرمان دانست یعنی مثل خروجی‌ها در روش نرdbانی با علامت بوبینی به نام M نشان می‌دهند و علامت کنتاکتی برای آن مشخص می‌شود اما در اصل یک خروجی مجازی محاسب می‌شود. در شکل ۱۹ کاربردی برای این تابع نشان داده شده است ابتدا I1 و I2 باهم AND می‌شوند و نتیجه آن به علامت بوبین M اعمال شده و کنتاکت M به جای دو ورودی در برنامه قرار گرفته است. نتیجه کار با برنامه‌های قبلی یعنی کار عملی ۱ (راهاندازی دائم موتور الکتریکی) هیچ فرقی ندارد.

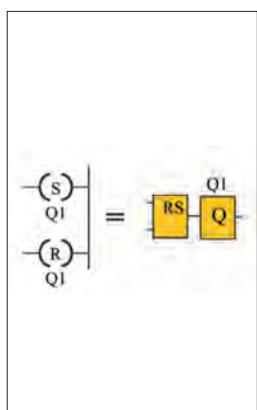

شکل ۲۰- برابری تابع به روش بلوکی و نرdbانی

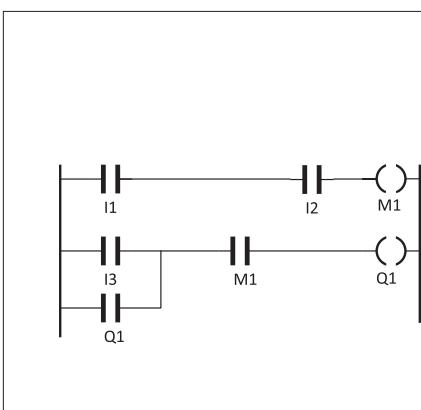


شکل ۲۰- کنتاکت کمکی برای ذخیره‌سازی

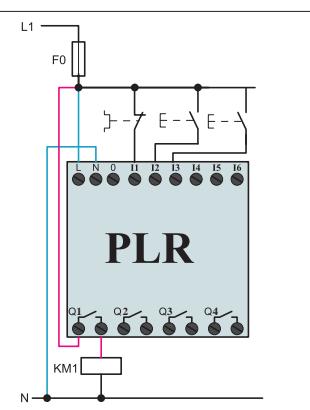

شکل ۱۹- کنتاکت کمکی برای ذخیره‌سازی

هر چند در برنامه شکل ۱۹ استفاده از M در برنامه اختیاری بود اما گاهی مجبور هستید این کار را انجام دهید. تابع RS در حالت بلوکی و نرdbانی تفاوت عمده‌ای بین آنها وجود دارد شکل ۲۰. در روش نرdbانی خصوصیتی است که به خروجی (بوبین) داده می‌شود. RS در روش نرdbانی در هم تنیده با Q می‌باشد در صورتی که در روش بلوکی قابل جداشدن از خروجی Q است.

فرض کنید قرار است راهاندازی لحظه‌ای دائم کار را که برنامه بلوکی آن را در کار عملی قبلی دیدید به صورت نرdbانی تبدیل کنید. در شکل ۲۱ سمت راست، با توجه به شکل بلوکی این کار صورت گرفته است اما این شکل ایرادی دارد زیرا اینکه بدون واسطه بتوانید ارزش منطقی Q1 را تغییر دهید لازم است RS را روی یک Marker اعمال کنید و شکل ۲۱ سمت چپ برنامه نرdbانی صحیح خواهد بود.

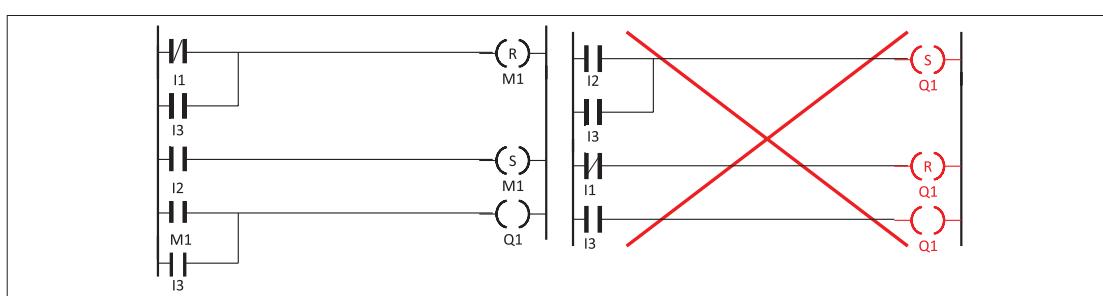

شکل ۲۱- تبدیل برنامه بلوکی به نرdbانی لحظه‌ای دائم کار



### هدف: راه اندازی لحظه‌ای و دائم کار یک موتور الکتریکی

در این کار عملی قرار است مطابق جدول ۵ راه اندازی لحظه‌ای و دائم کار یک موتور با تابع RS را انجام دهید.

جدول ۵— راه اندازی لحظه‌ای و دائم کار موتور الکتریکی

جدول تخصیص ورودی و خروجی		سیم‌کشی PLR
نام قطعه	ورودی / خروجی PLR	وظیفه در پیاده‌سازی با PLR
F1	I1	خاموش کردن موتور در برابر اضافه بار
S0	I2	خاموش کردن موتور
S1	I3	روشن کردن موتور (دایم)
S2	I4	روشن کردن موتور لحظه‌ای
KM1	Q1	اتصال به موتور

گام ۱: برنامه بلوکی و نرده‌بانی را ترسیم نمایید.

برنامه بلوکی	برنامه نرده‌بانی
Blank grid area for drawing the ladder logic program.	Blank grid area for drawing the block logic program.



**گام ۲:** سیم کشی رله را مطابق آنچه خواسته شده انجام دهید و با رعایت نکات اینمی آن را به شبکه برق متصل نمایید.

**گام ۳:** برنامه نویسی رله را انجام دهید و آن را آزمایش نمایید.

**گام ۴:** سیم کشی قدرت موتور الکتریکی را انجام دهید و در حضور مربی خود مدار را آزمایش نمایید.

جدول ۶- راه اندازی مدار پرس دائم کار		
جدول تخصیص ورودی و خروجی		سیم کشی PLR
نام قطعه	ورودی / خروجی	وظیفه
S1	I1	روشن کردن
S2	I2	روشن کردن
S3	I3	خاموش کردن
S4	I4	خاموش کردن
F1	I5	خاموش کردن
KM1	Q1	اتصال موتور
P1	Q2	نشانگر اضافه بار


برنامه بلوکی	برنامه نردبانی
<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	

## تمرین ۲



برنامه تابع بلوکی در شکل ۲۲ نشان داده شده است که این تابع M در آن به کار رفته است تابع M8 که در برخی از رله های برنامه ریزی وجود دارد چه خاصیتی به برنامه می دهد؟ آیا می توانید در سایر رله ها که به روش نردنیانی برنامه ریزی می شود مشابهی برای این تابع یا این مدار بیابید؟

**راهنمایی:** در برنامه Cascade با فشار هر بار شستی در ورودی، یکی از پمپ ها روشن و به جای آن پمپ قبلی خاموش می شود.

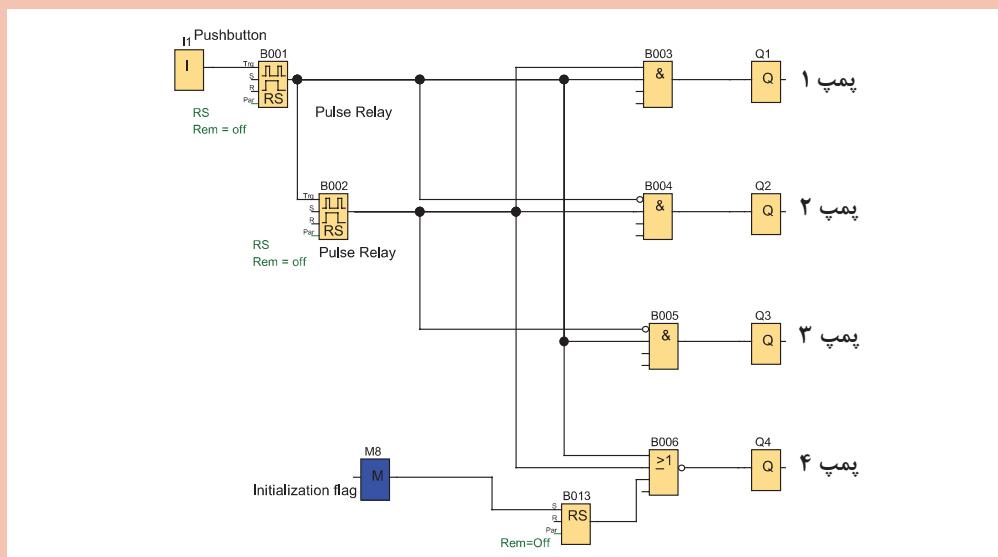


شکل ۲۲- برنامه بلوکی با تابع M

## تمرین ۳



برنامه نشان داده شده در شکل ۲۳ فقط یکی از خروجی ها می تواند روشن باشد و زمانی که یک خروجی روشن است دو خروجی دیگر حتی با زدن کلیدهای مربوط روشن نخواهند شد. نقشه این برنامه را به صورت نردنیانی ترسیم کرده و پس از اجرای برنامه در نرم افزار شبیه ساز رله، کاربرد مناسبی برای این مدار بیابید.

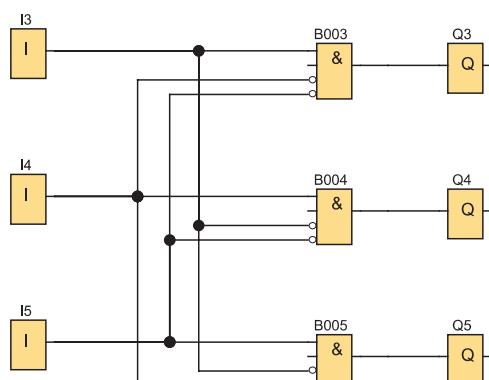


شکل ۲۳- برنامه با یک خروجی فعال

## ۶-۲- راه اندازی مدار تریبی دو موتور الکتریکی بارله (یکی پس از دیگری)

معادل سازی برنامه های رله با استفاده از مدار فرمان متداول نیست اما برای یادآوری نقشه مدار راه اندازی موتور سه فاز به صورت یکی پس از دیگری در شکل ۲۴ نشان داده شده است. نحوه عملکرد و وضعیت کاری مدار را می توان به اختصار چنین نوشت:

- ۱- با فشردن شستی S1 کنتاکتور KM1 دائم کار می کند.
- ۲- با فشردن شستی S2 کنتاکتور KM2 دائم کار می کند.
- ۳- فعال شدن کنتاکتور KM2 وابسته به فعال شدن کنتاکتور KM1 می باشد.
- ۴- با زدن شستی S0 مدار خاموش می شود.

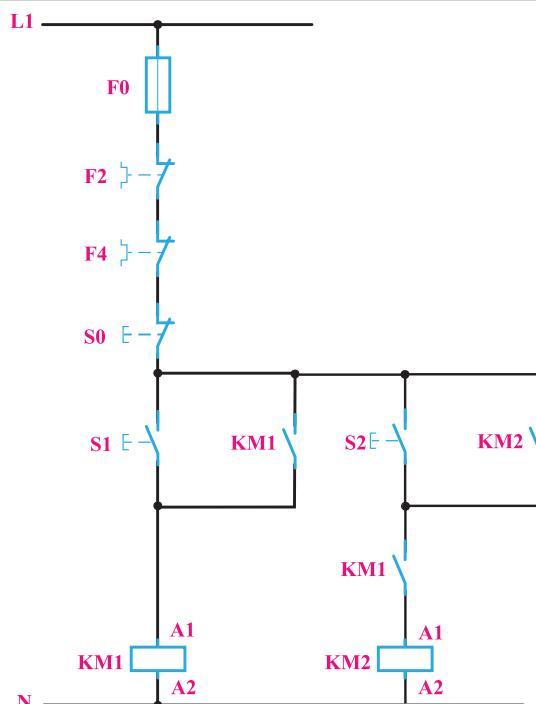


شکل ۲۴- مدار فرمان راه اندازی یکی پس از دیگری

جدول ۷ معادل کنتاکتور وصل و قطع با ورودی برنامه رله را نشان می دهد.

جدول ۷- تخصیص ورودی و خروجی

12 شستی وصل	Q1	وصل کنتاکتور KM1
13 شستی وصل	Q2	وصل کنتاکتور KM2
11 شستی قطع	Q2 و Q1	قطع کل مدار

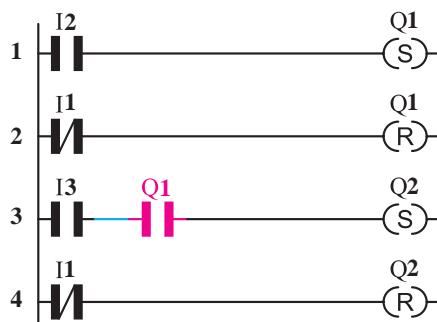

شکل ۲۵- مدار معادل نردنی یکی پس از دیگری

۶-۱-۲- برنامه یکی پس از دیگری به روش نردنی:  
برنامه یکی پس از دیگری به روش نردنی با توجه به وضعیت  
مدار و ورودی و خروجی های آن در مراحل زیر انجام می شود  
(شکل ۲۵).

- ۱- با توجه به شرط ۱ خروجی Q1 دائم کار بوده و باید از  
تابع RS استفاده کرد. ورودی I2 جهت وصل آن در مسیر  
Set در این تابع قرار می گیرد. (سطر ۱ نردنی)
- ۲- با توجه به شرط ۲ خروجی Q2 نیز دائم کار بوده  
و مجدداً باید از تابع RS برای این شرط استفاده کرد.


ورودی I3 جهت وصل آن در مسیر Set قرار می گیرد. (سطر ۳ نردنی)

۳- برای برقاری شرط ۳ باید علامت کناتکت باز خروجی Q1 را در مسیر فعال شدن Q2 (مسیر آن) قرار داد.

۴- مطابق شرط ۴، ورودی I1 معادل شستی قطع کل مدار، باید در مسیر reset کلیه خروجی ها قرار گیرد  
(سطر ۲ و ۴ نردنی).


پس از ترسیم مدار معادل نردنی این مدار راه اندازی، نقشه سیم کشی رله قابل برنامه ریزی مطابق شکل ۲۶  
خواهد بود.

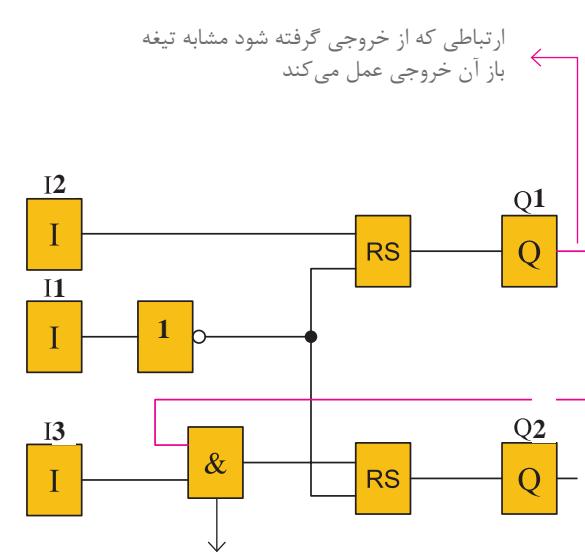در ادامه می توانید نقشه بلوکی معادل نردنی را برای مدار راه اندازی یکی پس از دیگری مطابق شکل ۲۷  
ترسیم نمایید.



در صورتی که خروجی اول روشن شده باشد و ورودی  
I3 فشرده شود بتوان خروجی دوم را روشن نمود

شکل ۲۷- مدار معادل بلوکی یکی پس از دیگری

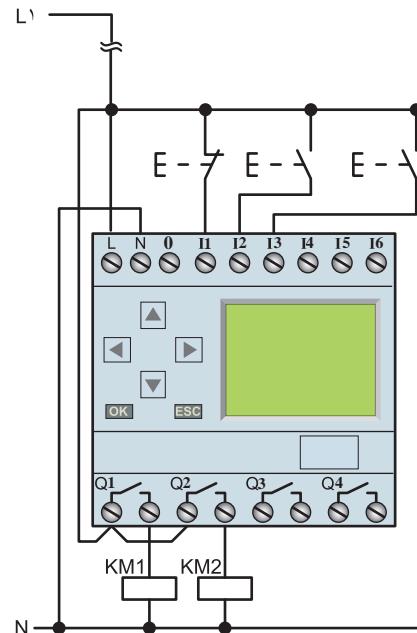


شکل ۲۶- نقشه سیم کشی مدار راه اندازی یکی  
پس از دیگری

مراحل عملکرد تابع بلوکی یکی پس از دیگری به این صورت خواهد بود که با فشردن ورودی I2 در شبیه‌ساز برنامه یا دستگاه رله، تابع خودنگهدار RS فعال شده و این کار باعث فعال شدن Q1 می‌شود اگر ورودی I3 نیز فشرده شود با توجه به اینکه خروجی Q1 فعال شده است و هر دو ورودی بلوک AND می‌باشد خروجی بلوک AND فعال می‌شود در نتیجه Q2 نیز می‌تواند فعال شود بدیهی است اگر ابتدا شستی I3 فشرده می‌شود هیچ اتفاقی نمی‌افتد.

اگر بلوک AND بعد از تابع RS قرار گیرد و برنامه بلوکی مطابق شکل ۲۸ درمی‌آید آیا اشکالی در عملکرد برنامه به وجود می‌آید؟

توجه داشته باشید در این صورت اگر شستی موجود در ورودی I3 فشرده می‌شود تابع RS دارای خروجی شده و فعال می‌شد و بعد از آن اگر با فشردن شستی I2 خروجی Q1 فعال شود خروجی Q2 هم ناخواسته فعال می‌شود زیرا هر دو ورودی AND فعال شده است. در مدارهای روشن شدن ترتیبی (یکی پس از دیگری) چنین خاصیتی وجود ندارد. که اگر ابتدا شستی موتور دوم فشرده شود و بعد شستی روشن شدن موتور اول هر دو موتور با هم روشن شوند پس قرار گرفتن بلوک AND به این صورت غلط است. اما اگر بخواهیم بگوییم برنامه راهاندازی چه مداری است مدار زیر را می‌توان ارائه کرد که به عنوان مدار یکی پس از دیگری پذیرفته نیست.

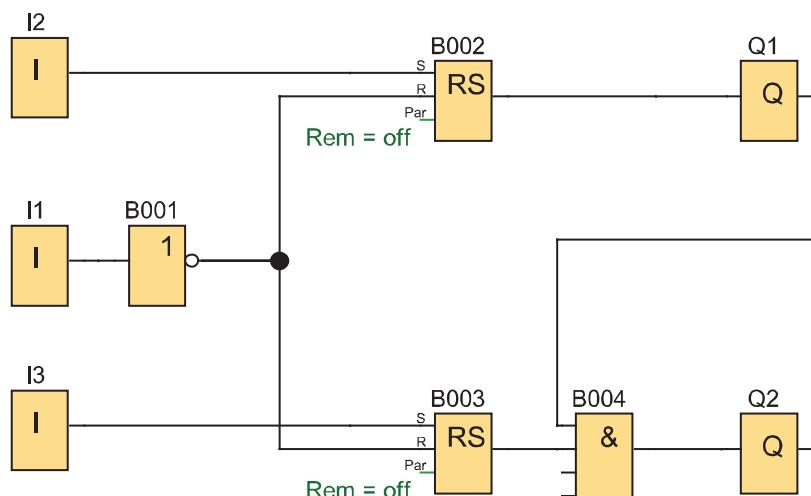


شکل ۲۸- بلوک AND در مدار یکی پس از دیگری


کارعملی ۵

#### هدف: راهاندازی با مدار ترتیبی

مدار روشن شدن ترتیبی (یکی پس از دیگری) راهاندازی را برای سه موتور الکتریکی به گونه‌ای طرح کنید که هر کدام از موتورها شستی قطع جداگانه داشته باشد. از طرفی موتور الکتریکی بعدی روشن شده اگر در حالت خاموش باشد موتور قبلی بتواند خاموش شود (خاموش شدن با ترتیب معکوس). مطابق جدول ۷ راهاندازی و خاموش شدن با ترتیب معکوس را طراحی کنید.

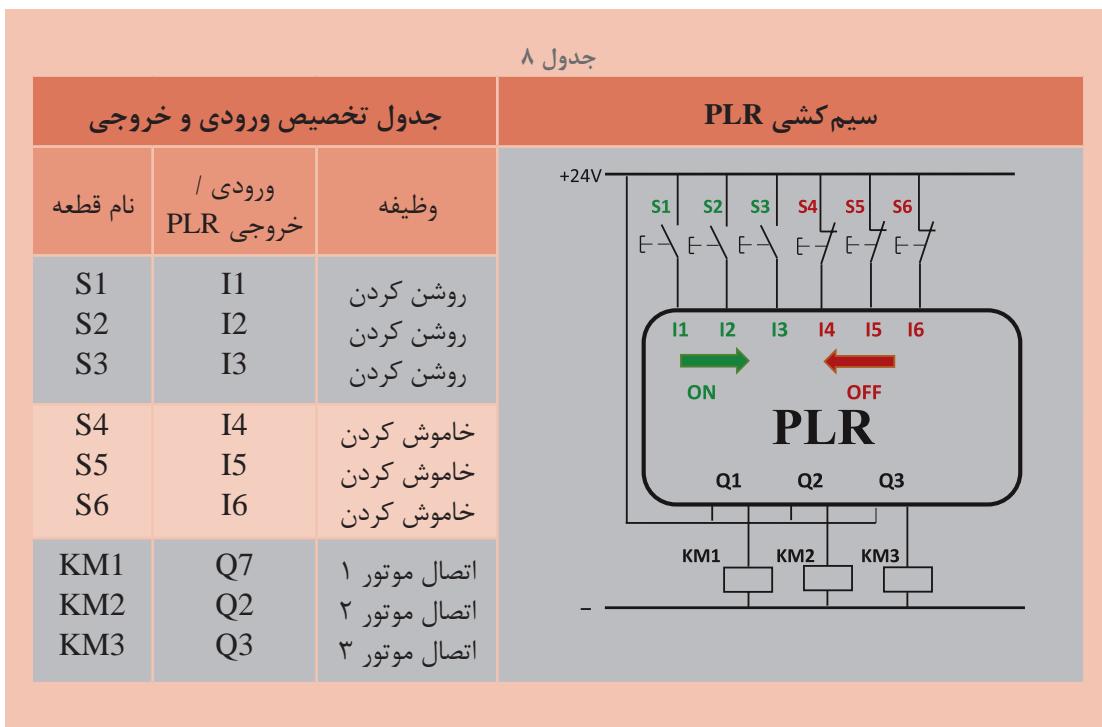

گام ۱: برنامه بلوکی و نرdbانی را ترسیم نمایید.

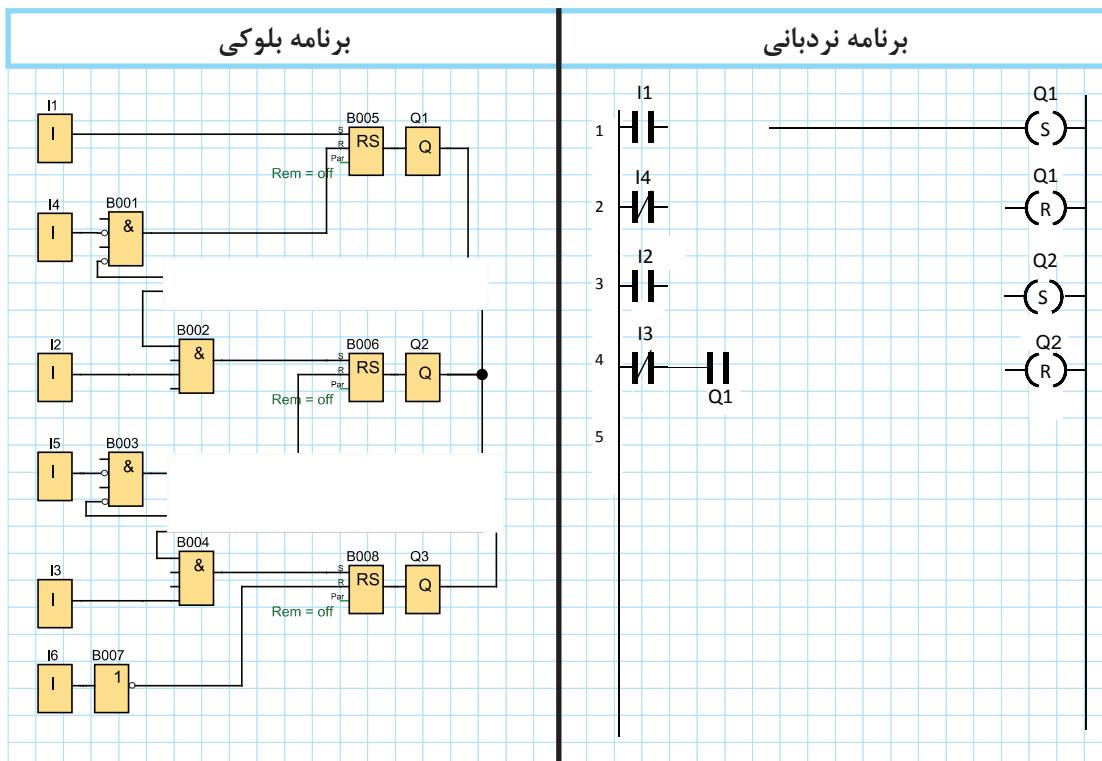




**گام ۲:** سیم کشی رله را مطابق آنچه خواسته شده انجام دهید و آن را با رعایت نکات ایمنی به شبکه برق متصل نمایید.

**گام ۳:** برنامه نویسی رله را انجام دهید و آن را آزمایش کنید.

**گام ۴:** سیم کشی قدرت را با رعایت نکات ایمنی آزمایش انجام دهید و در حضور مربی مدار را آزمایش کنید.

مدار ترتیبی برای سیستم تهویه یک سالن (شکل ۲۹) با استفاده از رله مشابه شکل ۳۰ کار می کند. (تمام ورودی ها با کن tact کن NO سیم کشی شده اند)

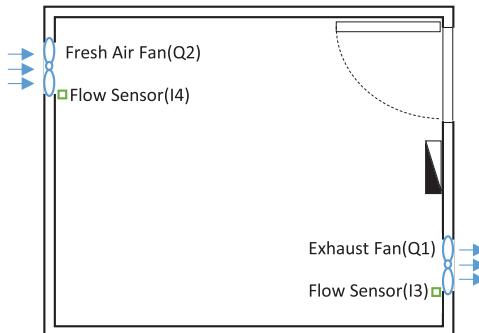

شکل ۲۹- سالن تهویه یک سالن


۱- با فشردن شستی در ورودی I1 فن تخلیه به صورت دائم شروع به کار می کند.

۲- پس از انجام این کار اگر حسگر تخلیه I3 فعال شد فن ورود هوای تازه به صورت لحظه‌ای در Q2 فعال می شود.

۳- شستی I2 یا چراغ سیگنال بروز خطا که به صورت دائم کار در Q3 روشن می شود می تواند فن تخلیه هوا را خاموش کند.


۴- اگر ۱۰ ثانیه حسگر تخلیه فعال نباشد و همچنان فن تخلیه روشن باشد چراغ سیگنال خطا در Q3 روشن می شود یا اگر ۱۰ ثانیه حسگر هوای تازه فعال نباشد و همچنان فن هوای تازه روشن باشد چراغ سیگنال خطا در Q3 روشن می شود.

چهار شرط بالا به طور جداگانه در شکل ۳۰ نشان داده شده است، بعد از کنار هم قرار گرفتن آنها برنامه نهایی خواسته شده را مورد تحلیل و بررسی قرار دهید. (شکل ۳۱)

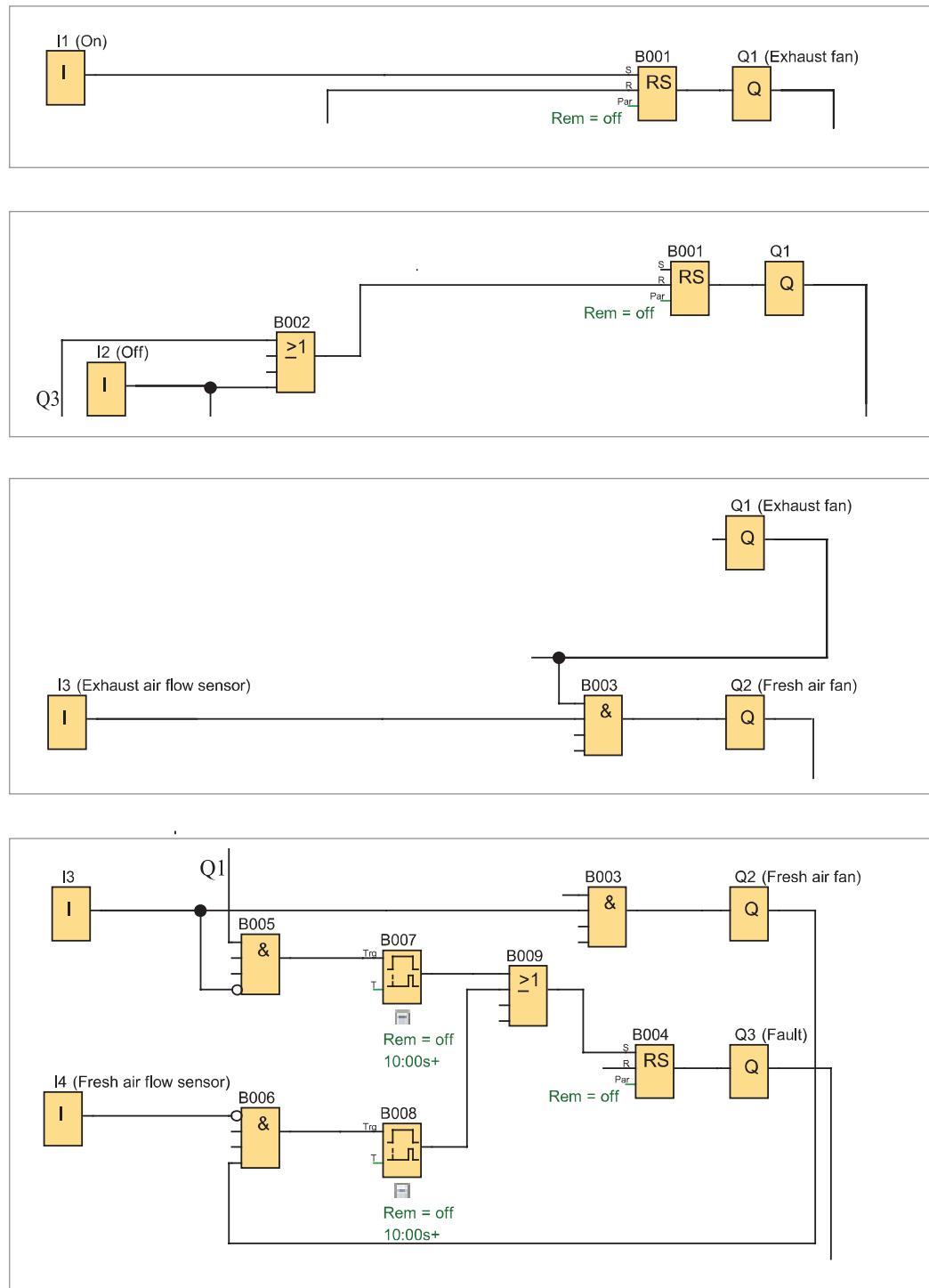

شکل ۳- چهار شرط مدار ترتیبی تهویه سالن

برنامه نهایی داده شده را در نرم افزار رله قابل برنامه ریزی رسم و شبیه سازی آن را با شرح مطابق شکل ۳۱ کار ارائه دهد.

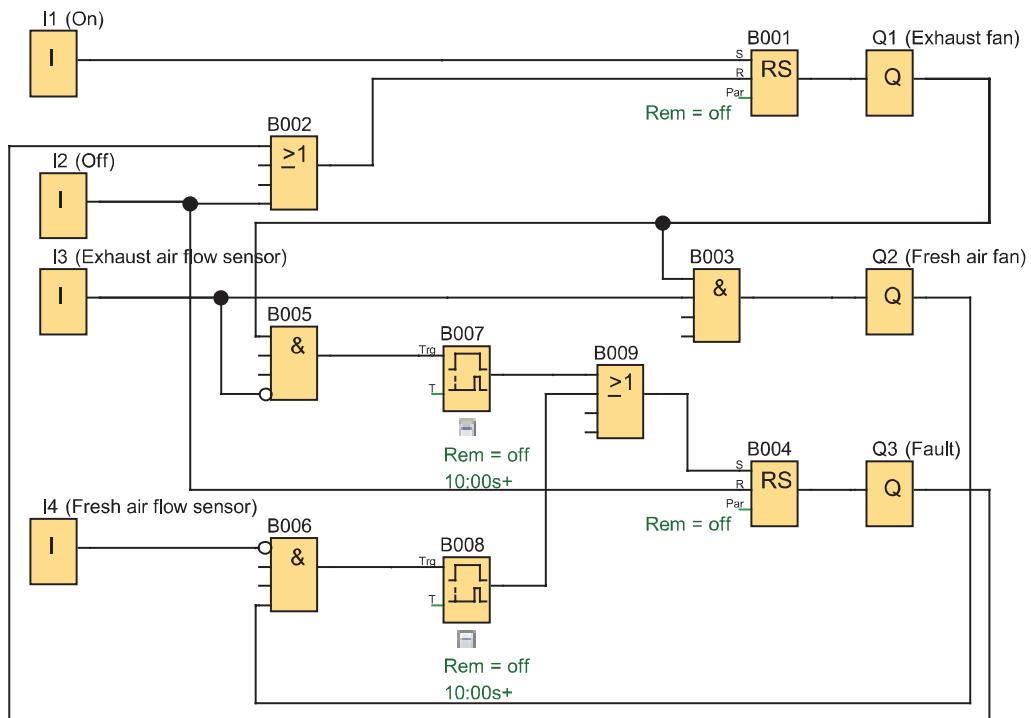


شکل ۳۱- شبیه سازی نهایی برنامه تهویه سالن

#### کار عملی ۶



**هدف:** مدار ترتیبی کنترل دیگ های بخار (روشن و خاموش شدن ترتیبی خودکار) رله های قابل برنامه ریزی برای راه اندازی چهار دیگ بخار استفاده شده هر کدام از آنها دارای دو مشعل هستند و هر مشعل توسط یکی از خروجی (Q8 تا Q1) فعال می شود و فرمان این کار توسط یک ترموموستات که در ورودی I1 سیم کشی شده به صورت شکل ۳۲ انجام می شود.

- وقتی دمای سیستم از  $70^{\circ}$  افت پیدا کند با فعال شدن ترموموستات، مشعل ۱ از دیگ بخار ۱ روشن شده و ۵ دقیقه بعد، مشعل ۲ از دیگ بخار ۲ و به همین ترتیب مشعل ۱ از دیگ بخار ۲ پنج دقیقه بعد و مشعل ۲ از دیگ بخار ۲ پنج دقیقه بعد این ترتیب روشن شدن ادامه می یابد تا مشعل ۲ از دیگ بخار ۴ روشن شود.
- وقتی دما به بالای  $80$  درجه رسید ترموموستات قطع می کند و به طور آنی مشعل های ۱ و ۲ دیگ بخار ۱ از کار می افتد اما مشعل های دیگ بخار ۲ پنج دقیقه بعد و مشعل های دیگ بخار ۳ پنج دقیقه بعد و مشعل های دیگ بخار ۴ بعد از همه از کار خواهند افتد.

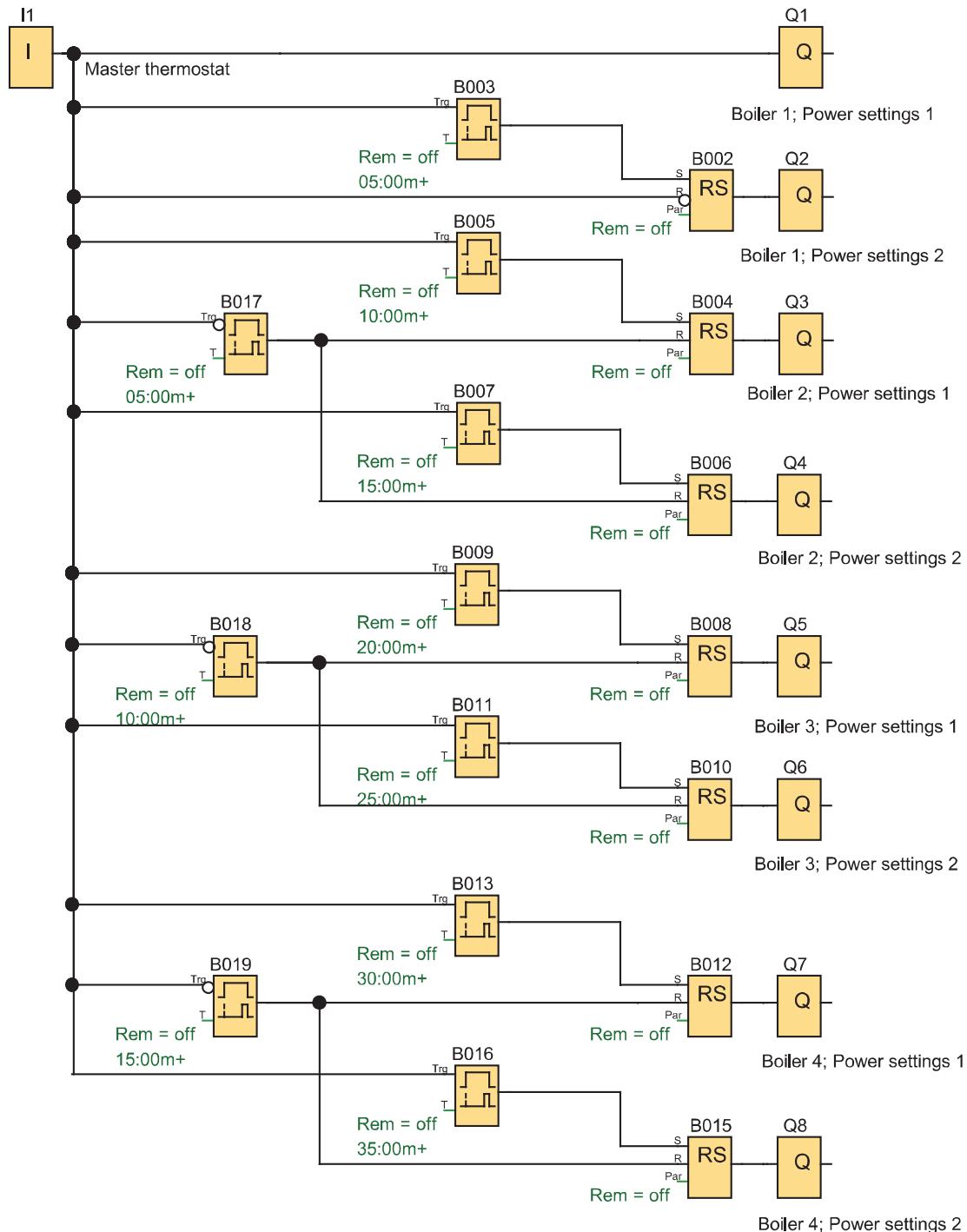


شکل ۳۲- مدار ترتیبی کنترل مشعل های دیگ های بخار



هدف: مدار ترتیبی روشن و خاموش شدن چند خروجی با یک شستی با ثبات انتقالی Shift Register (شیفت رجیستر)

## ۲-۷ ثبات انتقالی (Shift Register)

ثبتات انتقالی، تابع خاصی است که در بعضی از رله‌های قابل برنامه‌ریزی دیده می‌شود. این تابع دارای یک پایه ورودی سیگنال برای انتقال - یک پایه فعال‌ساز و یک پایه تغییر جهت می‌باشد در این تابع می‌توان بیت ۰ یا ۱‌های ارسالی به حافظه را با یک علامت کنتاکت با ورودی خاص به نام S (که به تعداد خروجی اصلی تعریف شده) به خروجی‌ها منتقل نمود. (شکل ۳۳).

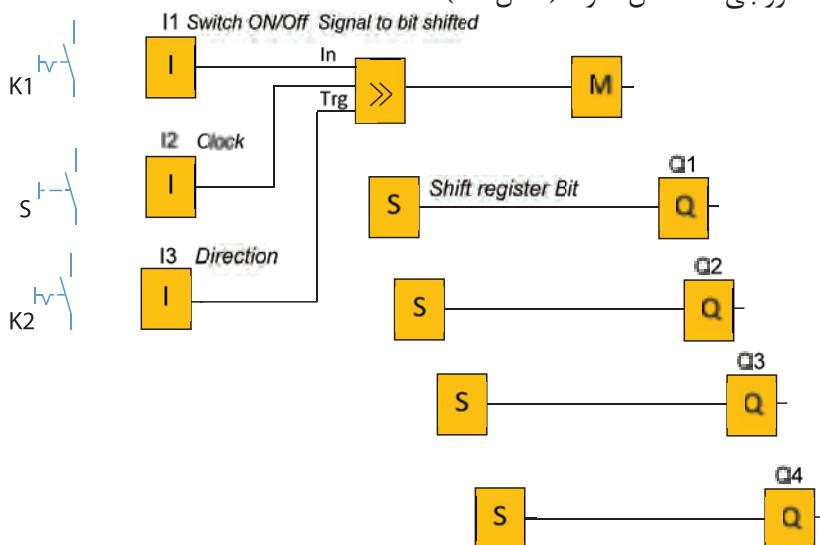


شکل ۳۳- مدار ترتیبی با ثبات

طرز کار مدار: با بستن کلید K1 و زدن متواالی شستی S خروجی‌های Q به ترتیب یکی پس از دیگری تا آخرین خروجی یعنی KM4 فعال خواهد شد بعد کلید K2 را وصل کنید این بار خروجی‌های فعال Q، به ترتیب خاموش شده تا Q1 ادامه می‌یابد (شکل ۳۳). برنامه شکل ۳۳ را در نرمافزار شبیه‌سازی کنید.

### - تایمر مولد پالس

تایمر مولد پالس در اکثر رله‌های قابل برنامه‌ریزی وجود دارد و با نام‌های متفاوتی مانند مولد پالس ساعت همزمان synchronous pulse generator یا در برخی دیگر از رله‌های قابل برنامه‌ریزی به نام pulse t معروف است. در این تایмер با تنظیم زمان t به طور متناوب، برابر زمان t تایmer روش و برابر زمان t تایmer خاموش خواهد شد در روش تردبانی این تایمر مانند سایر تایمرها یک بوبین و یک علامت کنتاکت دارد در روش بلوکی نیز یک بلوک است که دارای ورودی و خروجی است. (شکل ۳۴).

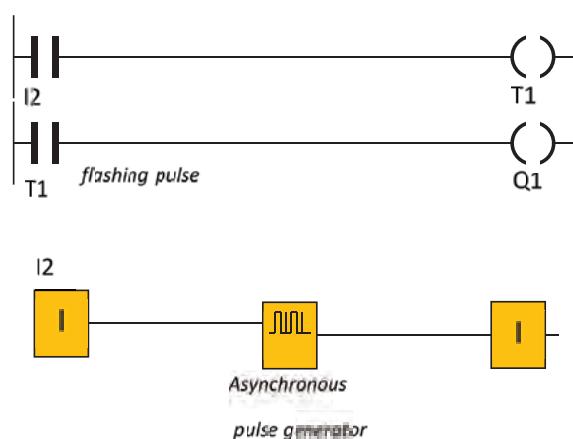

شکل ۳۴- تایمر مولد پالس نامتقارن

فعالیت




تابع زمان روشن و خاموش بودن تایمر مولد پالس نا متقارن است که در این برنامه شکل ۳۳ را با کمک تایمر مولد پالس، اتوماتیک شده است آن را در نرم افزار رله قابل برنامه ریزی شبیه سازی کنید (شکل ۳۵).

راهنمایی



مقدار منطقی  $I = hi$  است.

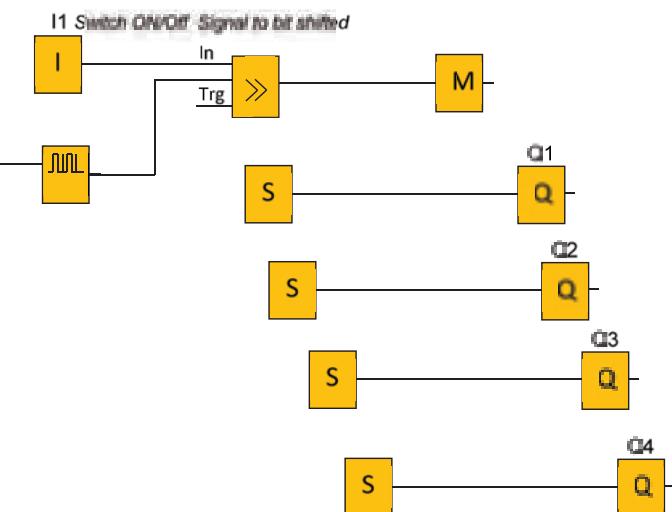

شکل ۳۵- تایمر مولد پالس اتوماتیک




### هدف: روشن کردن ترتیبی دو موتور الکتریکی

مدار روشن شدن ترتیبی (یکی پس از دیگری) راهاندازی دو موتور را به گونه‌ای طرح کنید که الف) با روشن شدن موتور دوم موتور اول خاموش شود ب) بعد از روشن شدن موتور دوم با فشردن شستی موتور اول روشن شدن موتور اول امکان‌پذیر نباشد. مطابق جدول ۸ نحوه راهاندازی در موتور الکتریکی را برنامه‌ریزی کنید.

جدول ۹

جدول تخصیص ورودی و خروجی			سیم‌کشی PLR
نام قطعه	ورودی / خروجی PLR	وظیفه در پیاده‌سازی با PLR	
S0	I1	خاموش کردن هر دو موتور	
S1	I3	روشن کردن موتور ۱	
S2	I4	روشن کردن موتور ۲	
KM1	Q1	اتصال به موتور ۱	
KM2	Q2	اتصال به موتور ۲	

گام ۱: برنامه بلوکی و نردهبانی را ترسیم نمایید.

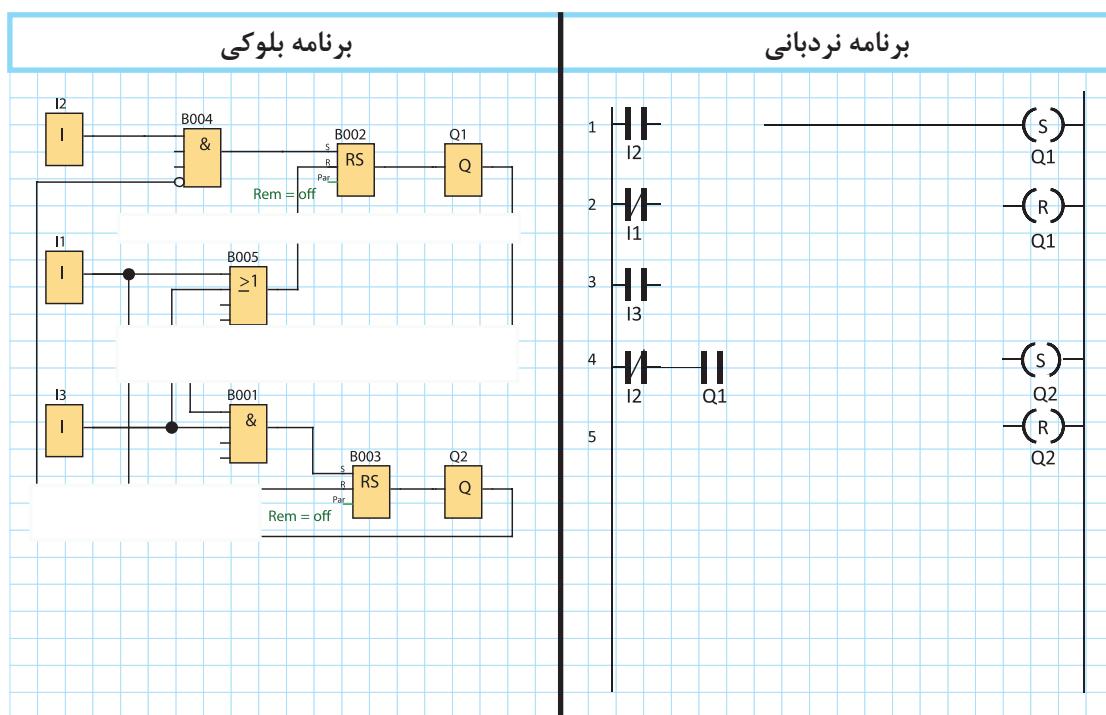

**گام ۲:** سیم کشی رله را انجام دهید و آن را با رعایت نکات ایمنی به شبکه برق متصل کنید.

**گام ۳:** برنامه نویسی رله را انجام دهید و آن را آزمایش نمایید.

**گام ۴:** سیم کشی قدرت موتورهای الکتریکی را انجام دهید و در حضور مربی خود مدار را با رعایت نکات ایمنی آزمایش نمایید.

## ارزشیابی شایستگی راهاندازی موتورهای الکتریکی با رله

### شرح کار:

برنامه‌نویسی و تبدیل مدارات فرمان به برنامه، متناسب با قطعات سیم‌کشی شده در ورودی‌ها برنامه‌نویسی برای راهاندازی موتورهای الکتریکی، متناسب با قطعات سیم‌کشی شده در ورودی‌ها خواندن برنامه و انتقال آن به رله قابل برنامه‌ریزی توسط دکمه یا نرم‌افزار و سیم‌کشی و اجرای راهاندازی به صورت سه‌فاز آزمایش مدارات ترتیبی و پیاده‌سازی آن در رله‌های قابل برنامه‌ریزی و شبیه‌سازی

**استاندارد عملکرد:** کار با رله قابل برنامه‌ریزی و نرم‌افزار آن و اجرای سیم‌کشی آن

**شاخص‌ها:** تسلط بر تبدیل مدار فرمان به برنامه نرdbانی و یا بلوکی

سیم‌کشی صحیح قطعات متناسب با برنامه و نوشتن برنامه متناسب با قطعات سیم‌کشی شده کاربری نرم‌افزار رسم مدارات و ویرایش آنها و انتقال و شبیه‌سازی و اجرای راهاندازی آن به صورت سه‌فاز

### شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

**شرایط:** فضای مناسب - ابزار مناسب - مدت زمان متناسب با حجم کار

**ابزار و تجهیزات:** ابزار عمومی سیم‌کشی برق - لپ تاب یا PC - سرسیم - قطعات الکتریکی مدارهای راهاندازی مانند کنترلر؛ وسایل حفاظتی و شستی، رله قابل برنامه‌ریزی و کابل آن، لباس کار

### معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	تبدیل مدار فرمان به برنامه و سیم‌کشی قطعات متناسب با آن و اجرای کار (کار عملی ۱ و ۲)	۲	
۲	برنامه‌نویسی با تابع RS و پیاده‌سازی راهاندازی‌های ساده یک موتور الکتریکی (کار عملی ۳ تا ۵)	۲	
۳	اجرای مدارات ترتیبی پیاده‌سازی راهاندازی و اجرای شبیه‌سازی آنها (کار عملی ۶ تا ۸)	۲	
	شاخص‌های غیرفنی، اینمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:	۲	
	کسب اطلاعات کار تیمی مستندسازی ویژگی شخصیتی	*	
	میانگین نمرات	*	

\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.

## پودمان سوم

رله‌های قابل برنامه‌ریزی در تأسیسات صنعتی



## واحد یادگیری ۳

### آیا می‌دانید

- ۱- تفاوت عملکرد کنتاکتور و رله‌های قابل برنامه‌ریزی در مدارهای ترتیبی چیست؟
- ۲- برنامه‌نویسی رله در مدارهای راهانداز موتور الکتریکی به صورت چپ‌گرد - راست‌گرد چگونه است؟
- ۳- برنامه‌نویسی رله در مدارهای راهانداز موتور الکتریکی به صورت ستاره - مثلث چگونه است؟
- ۴- برنامه‌نویسی یک موتور دالاندر یا برنامه برای یک سکوی بالابر چگونه است؟

### استاندارد عملکرد

در این پودمان هنرجویان قادر خواهند شد اصول برنامه‌نویسی برای رله در مدارهای ترتیبی را فراگرفته و برای راهاندازی موتورهای الکتریکی به صورت چپ‌گرد - راست‌گرد و ستاره - مثلث به شکل بلوکی و نرdbانی برنامه بنویسند و موتور الکتریکی را راهاندازی نمایند.

## مقدمه

پیاده‌سازی مدارهای راه‌اندازی دیگری با رله‌ها (PLRها) در این پودمان آورده شده است. در این مدارهای راه‌اندازی یک کنتاکتور از مدار خارج و کنتاکتور دیگری جایگزین آن می‌شود (مدارات تناوبی). در این مدارها به واسطه تفاوت سرعت عملکرد خروجی  $Q$  رله و کنتاکتورها مشکلاتی پیش می‌آید. ابتدا به تفاوت ذاتی آنها در عملکرد و در مدارها، در ادامه به پیاده‌سازی راه‌اندازی‌هایی پرداخته می‌شود که تفاوت در سرعت عملکرد خروجی  $Q$  رله و کنتاکتور می‌باشد. در برخی موارد می‌توان با تغییرات سیم‌کشی مشکل را بر طرف کرد. اما کم‌کم این توانمندی ایجاد می‌شود که با تغییر و اصلاح برنامه که از مزايا و امتيازات PLR هاست مشکل را برطرف کرد. مدارهای چپ‌گرد - راست‌گرد و ستاره - مثلث از جمله مدارهایی است که به پیاده‌سازی آنها با رله‌های قابل برنامه‌ریزی اشاره می‌شود. در این مدارها ابتدا یک کنتاکتور کاملاً غیرفعال شود سپس کنتاکتور بعدی وارد مدار می‌شود. عدم توجه به تفاوت سرعت عملکرد رله و کنتاکتور موجب خواهد شد که در مدار قدرت آنها اتصال کوتاه دو فاز یا سه فاز پیش آید تفاوت دیگر عملکردی در وصل مجدد کنتاکتور بعد از قطع برق است که گاهی در فرایندهای صنعتی مورد نیاز است. راه حل این مشکل نیز در ادامه و توسط برنامه و در پیاده‌سازی با PLR بررسی خواهد شد.

## ۱-۳- تفاوت عملکرد رله (PLR) و کنتاکتور

فرض کنید در یک مدار راه‌اندازی دائم کار ساده که فقط با کنتاکتور و شستی‌ها سیم‌کشی شده و برق دار است. اگر حامل تیغه‌ها را که در قسمت خارجی کنتاکتور قرار دارد به داخل فشار دهید هسته متحرك کنتاکتور جذب شده و قفل می‌شود. این کار شبیه فشردن شستی وصل است. اکنون این راه‌اندازی را در PLR پیاده‌سازی کنید و حامل تیغه‌های کنتاکتور که حالا روی خروجی PLR سیم‌کشی شده را به داخل فشار دهید. در این حالت مدار کنتاکتور قفل نمی‌شود. چرا؟ علت را می‌توان چنین توضیح داد که در مدار اول با فشردن قسمت خارجی کنتاکتور، شبیه فشردن شستی، باعث فرمان به قسمت داخلی آن و منجر به بسته شدن کنتاکت ۱۴-۱۳ و قفل شدن کنتاکتور شد اما در مورد پیاده‌سازی همین راه‌اندازی با برنامه‌ای از روی شکل مدار فرمان یاتابع RS و یا هر برنامه دیگر در PLR، زمانی که کنتاکتور را با فشار دادن حامل تیغه‌ها تحریک کنید، نمی‌توانید از خروجی مثلاً  $Q1$  رله فرمانی به داخل PLR ارسال کنید. به عبارت دیگر با این کار هیچ تغییری در خروجی داخلی  $Q1$  و در برنامه اتفاق نمی‌افتد. با تمام شباهت‌هایی که بین یک مدار صرفاً کنتاکتوری با مدار پیاده‌سازی با PLR وجود دارد اما این تفاوت اساسی در بیشتر موارد مشکلی برای راه‌اندازی ایجاد نمی‌کند.

این موضوع در مدارهای ترتیبی یکی پس از دیگری نیز خود را به شکل دیگری نشان می‌دهد با تمام شباهت‌هایی که راه‌اندازی صرفاً با کنتاکتور با راه‌اندازی و پیاده‌سازی با PLR دارد اما اگر در مدار صرفاً کنتاکتوری ترتیبی، سیم‌پیچ کنتاکتور اول، بسوزد کنتاکتور دوم، نیز از مدار خارج می‌شود در صورتی که در راه‌اندازی با PLR اگر سیم‌پیچ کنتاکتور اول، بسوزد کنتاکتور دوم به کار خود ادامه می‌دهد. در واقع خرابی کنتاکتور توسط PLR، این تفاوت‌ها به ساختار داخلی PLR بر می‌گردد.


## ۲-۳-مدارهای تناوبی

مدارهای کنتاکتوری که یک کنتاکتور جایگزین کنتاکتور دیگری می‌شود را مدارهای تناوبی گویند. در مدارهای تناوبی هیچگاه نباید دو کنتاکتور در یک لحظه با هم در مدار قرار گیرند.


در برنامه‌نویسی مدارهای تناوبی باید به زمان تأخیر عملکرد کنتاکتور ناشی از نیروی فنر توجه داشت. عدم توجه به زمان تأخیر عملکرد کنتاکتور ناشی از نیروی فنر باعث وقوع اتصال کوتاه در مدار قدرت خواهد شد. لذا در برنامه‌نویسی باید زمان تأخیر عملکرد کنتاکتور ناشی از نیروی فنر در نظر گرفته شود و یا آن را با نصب اینترلاک الکتریکی در سیم کشی بویین کنتاکتورها جبران نمود.

گاهی لازم است از نمودار زمانی برای تحلیل این رفتارها استفاده کرد و در طراحی و برنامه‌نویسی از آن کمک گرفت به این ترتیب طراحی درست‌تر و بدون ایراد را ارائه داد. البته قبلًا با نمودار زمانی در طرز کار تایمراها وتابع RS بخورد داشته‌اید. طرز کار یک راه اندازی را می‌توان با ترسیم نمودار زمانی روی یک محور فرضی از چپ به راست نشان داد (طرز کار تایمراها وتابع RS را به این شکل روی محور زمان و توسط لبه‌ها مشاهده کرده‌اید) در اینجا نیز برای فعال شدن کنتاکتورها توسط شستی از نمودار استفاده می‌شود به‌طوری که فشار به شستی (لبه بالا رونده شستی) منجر به روشن شدن کنتاکتور (لبه روشن شدن) خواهد شد این هم‌زمانی با یک خط‌چین در یک امتداد قائم قرار می‌گیرند. در صورتی که تأخیری وجود داشته باشد لبه‌ها کمی از هم فاصله خواهد گرفت ترسیم تعدادی نمودار زمانی تشکیل می‌شود و هر سطر نمودار مربوط به یک شستی و نمودار زیرین آن مربوط به کنتاکتورها خواهد بود. البته در زمان قطع کنتاکتور نیز با توجه به هم‌زمانی این دو یکی لبه بالا رونده، (شستی قطع و دیگری پایین رونده برای قطع کنتاکتور) باز نمودارها باید با هم در یک راستای عمودی قرار گیرد. نحوه عملکرد مدار را با تحلیل راستای نمودارها قابل بررسی و تفسیر است.

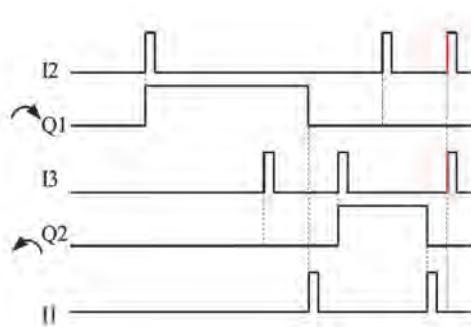نمودار زمانی کار تابع RS و تایمراها در پومنهای قبیل نمونه‌هایی از این نمودار زمانی است. ترسیم نمودارها، اتفاق‌هایی که در یک لحظه و یا با تأخیر بسیار کم اتفاق می‌افتد با ترسیم خط‌چینی عمود بر محور زمان نشان داده می‌شود.



تغییر جهت فقط پس از زدن شستی قطع

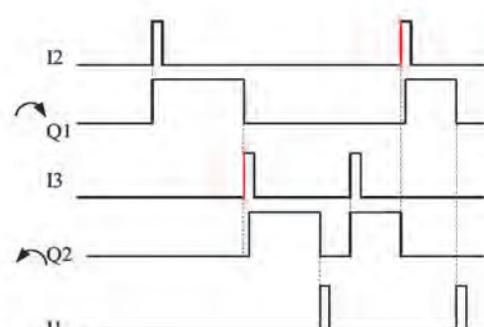

تغییر جهت بدون زدن شستی قطع

شکل ۱- نمودار زمانی


### ۳-۳-پیاده سازی مدار راه اندازی چپ گرد راست گرد موتور سه فاز به روش نرdbanی و بلوکی

یکی از مدارات تناوبی راه اندازی مدار چپ گرد - راست گرد موتور الکتریکی سه فاز است. پیاده سازی این راه اندازی به روش بلوکی و نرdbانی به دو روش با حفاظت کامل و سریع ارائه می شود.

(الف) مدار چپ گرد راست گرد با حفاظت کامل (تغییر جهت فقط پس از فشار شستی قطع) نقشه مدار فرمان راه اندازی موتور سه فاز به صورت چپ گرد راست گرد با حفاظت کامل، در شکل ۲ نشان داده شده است.

نحوه عملکرد و وضعیت کاری مدار شکل ۲ را می توان به اختصار چنین نوشت:

- ۱- با فشردن شستی S1 کنتاکتور KM1 دائم کار می کند.
- ۲- با فشردن شستی S2 کنتاکتور KM2 دائم کار می کند.
- ۳- امکان اینکه دو کنتاکتور همزمان با هم عمل کنند، وجود نداشته باشد.
- ۴- با فشار هم زمان دو شستی هیچ یک از کنتاکتورها عمل نکنند.
- ۵- تغییر کار دو کنتاکتور بدون فشردن شستی S0 امکان پذیر نباشد.
- ۶- با فشردن شستی S0 مدار قطع و خاموش شود.

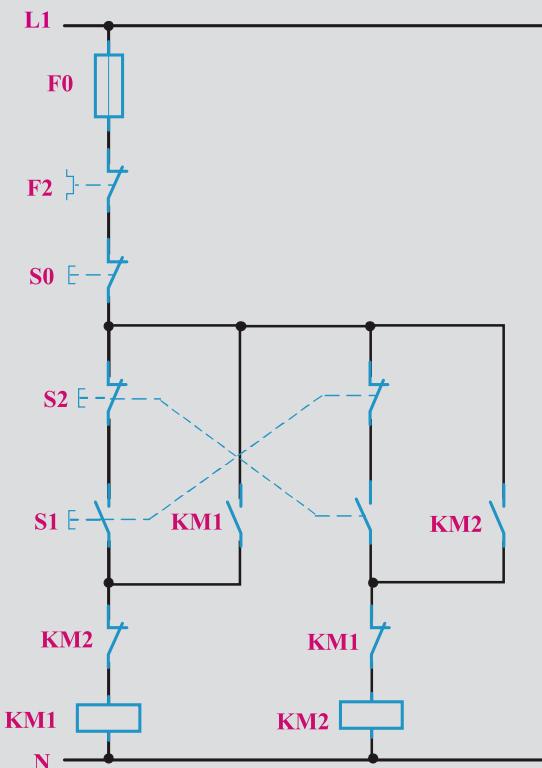

شکل ۲- مدار فرمان راه اندازی چپ گرد - راست گرد با حفاظت کامل



جزئیات عملکرد مدارات فرمان و قدرت اشاره شده در این پودمان به تفصیل در کتاب نصب و تنظیم تابلوهای برق فشار ضعیف آمده است.

جدول ۱، ورودی و خروجی‌های مورد نیاز برنامه‌نویسی رله را طبق مدار فرمان نشان می‌دهد.

جدول ۱- تخصیص ورودی و خروجی

I2	Q1	وصل کنتاکتور K1M :
I3	Q2	وصل کنتاکتور K2M :
I1	Q2 و Q1	قطع کل مدار: شستی قطع


۳-۳-۱- طراحی و رسم مدار به روش نرdbانی: با توجه به شرایط کاری مدار چپ‌گرد - راست‌گرد و ورودی و خروجی‌های اختصاص داده شده مراحل طراحی به صورت زیر است.

۱- با توجه به شرط ۱ و ۲ و همچنین ۴، ورودی‌هایی که مدار را روشن می‌کنند در مسیر Set خروجی مربوط قرار می‌گیرند و ورودی که مدار را خاموش می‌کنند در مسیر Reset آنها قرار می‌گیرد. (سطر ۱ و ۲ و ۳ و ۴ نرdbان)

۲- با توجه به شرط ۳، اگریک خروجی فعال است خروجی دیگر نتواند فعال شود، NOT خروجی Q1 در مسیر Set خروجی Q2 و NOT Q3 در مسیر Set خروجی Q1 قرار می‌گیرد. (مجدد در سطر ۱ و ۳ نرdbان)

۳- برای تأمین شرط ۴ (فعال شدن همزمان دو ورودی تأثیری در خروجی‌ها نداشته باشد) در مسیر Set خروجی‌ها معادل NOT ورودی دیگر قرار گیرد که در ادامه و در روش بلوکی بیشتر توضیح داده می‌شود. (مجدد سطر ۱ و ۳ نرdbان)

مطابق بندهای اشاره شده مدار به شکل نرdbانی و با تابع خود نگهدار به صورت شکل ۳ ترسیم می‌شود.

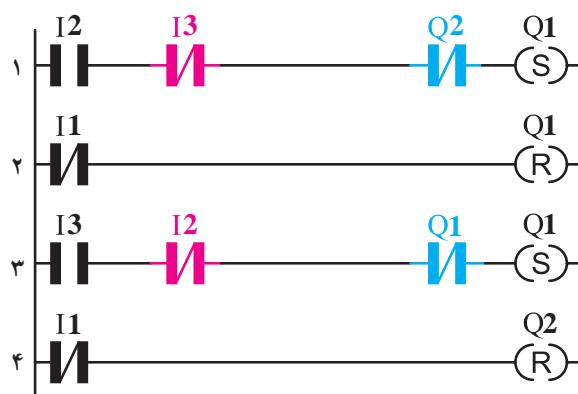

شکل ۳- نقشه نرdbانی مدار چپ‌گرد - راست‌گرد با حفاظت




همان طور که می دانید در ورودی های PLR از شستی دوبل استفاده نمی شود و منطق کاری آن را در برنامه اعمال می کنند در شکل ۱ از تیغه بسته شستی دوبل به عنوان محافظ استفاده شده است. اما معمولاً با فشردن شستی دوبل تیغه بسته، بخشی از مدار را از حالت فعال خارج می کند.

### ۲-۳-۳- طراحی و رسم مدار به روش بلوکی: مدار چپ گرد - راست گرد به شکل ۴ نشان داده شده است.

- مراحل برنامه نویسی به صورت زیر است:


- ۱- ورودی I1 را برای قطع مدار و دو ورودی I2 و I3 برای انتخاب جهت چرخش، همگی در سمت چپ صفحه ترسیم می شود.
- ۲- دو خروجی Q1 و Q2 برای راست گرد و چپ گرد بودن در سمت راست ترسیم می شود که هر دو باید دارای RS باشند پس در سمت چپ آنها بلوك RS رسم می شود.
- ۳- در این مرحله NOT خروجی Q1 را در این مسیر Set خروجی Q2 با ورودی I3 AND NOT خروجی Q2 را در این مسیر Set خروجی Q1 را با ورودی I2 AND می شود.
- ۴- برای آنکه با هم زمان فعال شدن دو ورودی I2، I3 هیچکدام از خروجی ها فعال نشود NOT هر ورودی با مسیر ورودی دیگر AND شود. (خط قرمز رنگ)

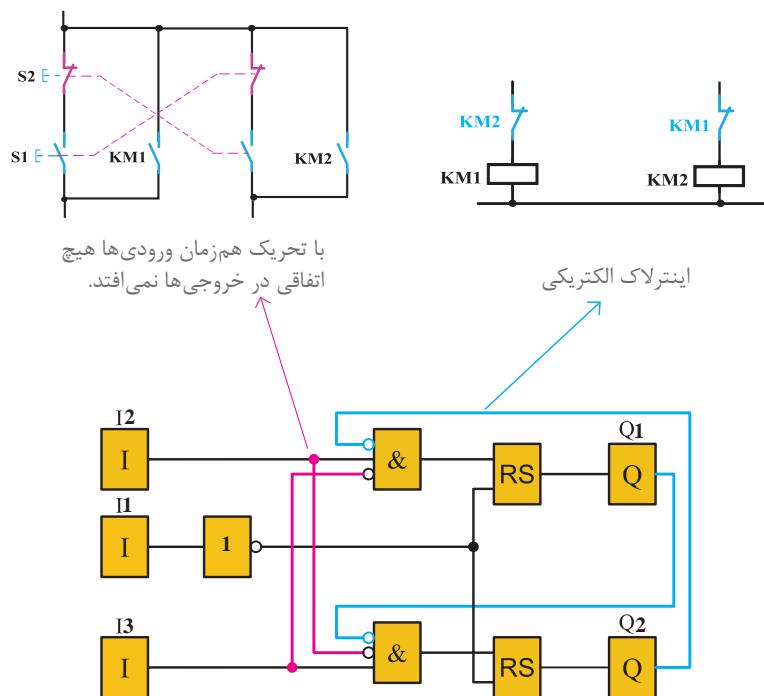

شکل ۴- برنامه بلوکی مدار چپ گرد - راست گرد با حفاظت کامل

مقرر شد در صورت فشردن هم زمان شستی های متصل به ترمینال های I2 و I3، هیچ کدام از خروجی ها فعال نشوند این شرط را می توان چنین شرح داد. عملگر AND به کار رفته در برنامه و منطق ورودی های آن باید مورد توجه قرار گیرد. دقت کنید در حالت عادی، اینترلاک (NOT خروجی Q) ها در ورودی های AND ها ارزش یک منطقی را دارند، با فشردن هم زمان شستی ها دو ورودی I2 و I3، همه ورودی ها، AND فعال، و در نتیجه خروجی ها فعال خواهند شد برای حل این مشکل؛ در AND بالایی، در کنار ورودی I2، ورودی I3 نیز ایجاد می شود. در این حالت با فشردن هم زمان شستی های متصل به ترمینال های ورودی I2 و I3، در برنامه برای یک لحظه هم امکان ندارد هر دوی این ورودی های بلوک AND یک شوند پس خروجی نداشته و Q1 فعال نمی شود و خواسته مدار برآورده می شود.

از طرفی این کار را برای ورودی I3 نیز باید انجام داد یعنی I3 ورودی NOT در ورودی بلوک AND پایینی ایجاد شود، بدین ترتیب Q2 نیز با فشردن هم زمان دو شستی متصل به ترمینال های I2 و I3 فعال نمی شود. در اینجا هم زمانی ۰ و ۱ در ورودی هر AND اجازه فعال شدن خروجی آن را نداد اما اگر به مدار فرمان توجه کنید عدم هم زمانی یعنی زودتر باز شدن تیغه های بسته شستی دوبل اجازه فعال شدن کنتاکتورها را از آن گرفته، بنابراین هر چند ورودی NO و NC در AND برنامه، شباهت زیادی به شکل تیغه های بسته و باز شستی دوبل در مدار فرمان دارد. یعنی همگی سری هستند اما منطق دیگری در برنامه نویسی وجود دارد که با مدار فرمان مغایرت دارد و نباید به هیچ عنوان با تأخیر در عبور جریان به مقایسه این دو پرداخت. لذا از این پس به شکل ظاهری مدار فرمان و عملکرد جریان در سیم کشی آن توجه نداشته باشید و فقط به دنبال منطق درست در پیاده سازی راه اندازی ها در رله های قابل برنامه ریزی باشید. نقشه سیم کشی مدار چپ گرد - راست گرد در رله برنامه ریزی را در شکل ۵ مشاهده می کنید.

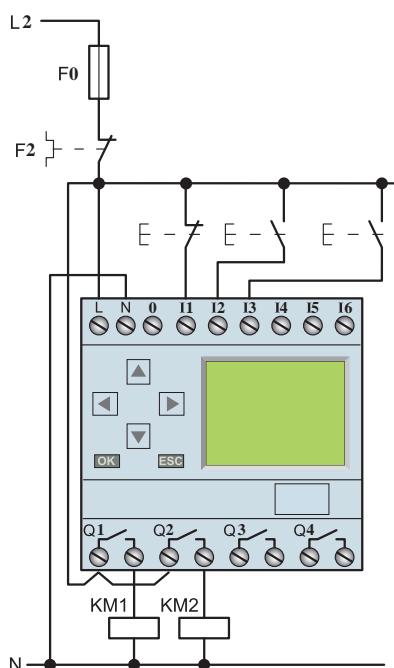

شکل ۵- سیم کشی مدار چپ گرد - راست گرد رله


**۳-۳-۳- روشهای جدید برای ایجاد اینترلاک الکترونیکی در برنامه ها، با وجود تابع RS**

اینترلاک الکترونیکی را در برنامه قبل، به این صورت اجرا شد که عملگر AND NOT خروجی ها را در مسیر خروجی دیگر قرار می داد، حالا می توان به جای آن عملگر از گیت OR، قبل از تابع RS استفاده کرد. اینترلاک الکترونیکی را به صورت OR هر خروجی، در مسیر Reset خروجی دیگر، ایجاد کرد. با این کار، با فعال شدن یک خروجی به خروجی دیگر اجازه فعال شدن داده نمی شود، این همان خواسته و منطق اینترلاک مطابق شکل ۶ - الف است.

فعالیت ۱



«تغییر جهت فقط پس از فشار شستی قطع» در مدار چپ گرد - راست گردها به صورت شکل ۶-ب ایجاد کنید. این کار به علت وجود عملگر AND مناسب قبل از تابع RS در برنامه اینترلاک ایجاد شد. آیا استفاده از این نوع اینترلاک الکترونیکی در این برنامه چپ گرد - راست گرد که به صورت شکل ۶-ب ایجاد کردید. صحیح است؟

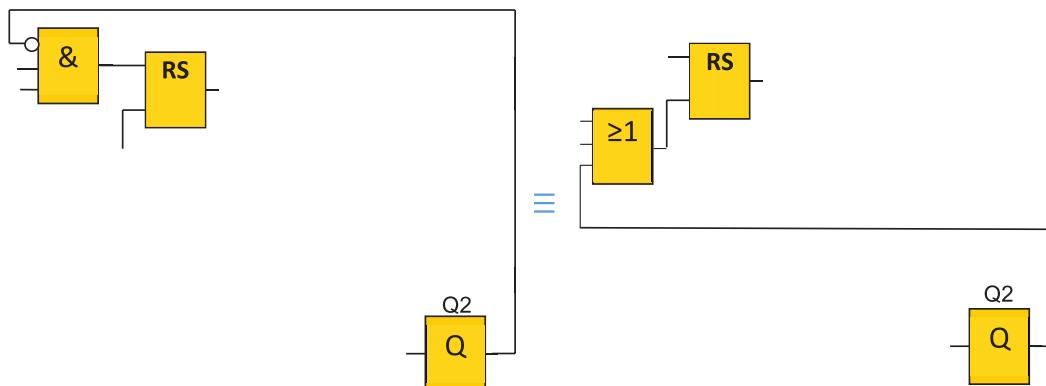

شکل ۶- ب

شکل ۶- الف

شکل ۶- ایجاد اینترلاک الکترونیکی در مسیر set و Reset

فعالیت ۲



نمودار زمانی عملکرد دو نوع مدار چپ گرد - راست گرد در شکل ۱ نشان داده شده است. طرز کار مدار چپ گرد - راست گرد را به نمودارهای شکل ۶ مرتبط کنید و آن را شرح دهید؟



مدار چپ گرد - راست گرد با حفاظت کامل (تغییر جهت فقط پس از زدن شستی قطع)  
در این کار عملی قرار است مطابق جدول چپ گرد - راست گرد راه اندازی یک موتور الکتریکی (تغییر  
جهت فقط پس از زدن قطع) را اجرا نمایید.

جدول ۲

جدول تخصیص ورودی و خروجی			سیم کشی PLR
نام قطعه	ورودی / اخرجی	وظیفه در پیاده سازی با PLR	
S0	I1	خاموش کردن	
S1	I2	روشن کردن موتور	
S2	I3	روشن کردن موتور	
KM1	Q1	اتصال به موتور	
KM2	Q2	اتصال به موتور	

گام ۱: برنامه بلوکی و نرdbانی را ترسیم نمایید

برنامه بلوکی	برنامه نرdbانی
<div style="border: 1px solid black; height: 400px; width: 100%;"></div>	



گام ۲: سیم کشی PLR را انجام دهید و آن را با رعایت نکات ایمنی به شبکه برق متصل نمایید.


گام ۳: برنامه نویسی PLR را انجام دهید و آن را آزمایش کنید.

گام ۴: سیم کشی قدرت را انجام دهید و با رعایت نکات ایمنی در حضور مربی خود آزمایش نمایید.

راه اندازی مدار الکتریکی چپ گرد - راست گرد در دو حالت دستی و با لیمیت سوئیچ را در جدول ۳ به صورت برنامه بلوکی و نردنی ترسیم نمایید.

جدول ۳


جدول تخصیص ورودی و خروجی			سیم کشی PLR
نام قطعه	ورودی / خروجی PLR	وظیفه	
S1	I1	روشن کردن	
S2	I2	روشن کردن	
SB1	I3	روشن کردن	
SB2	I4	روشن کردن	
F1	I5	خاموش کردن	
S3	I6	خاموش کردن	
KM1	Q1	اتصال موتور	
KM2	Q2	اتصال موتور	

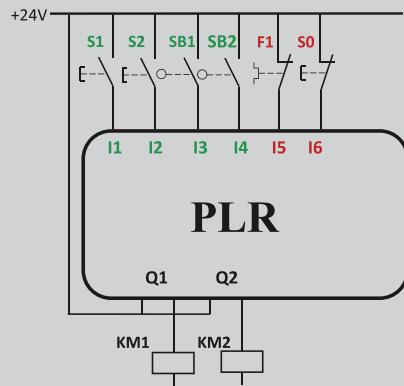

برنامه بلوکی

برنامه نردنی

ب) مدار چپ گرد – راست گرد سریع (تغییر جهت بدون فشار شستی قطع)  
 مدار فرمان چپ گرد راست گرد سریع در شکل ۷ نشان داده شده است. در این مدار شرایط کاری همانند مدار چپ گرد راست گرد با حفاظت کامل می باشد تنها شرط ۵ آن تغییر کرده است.

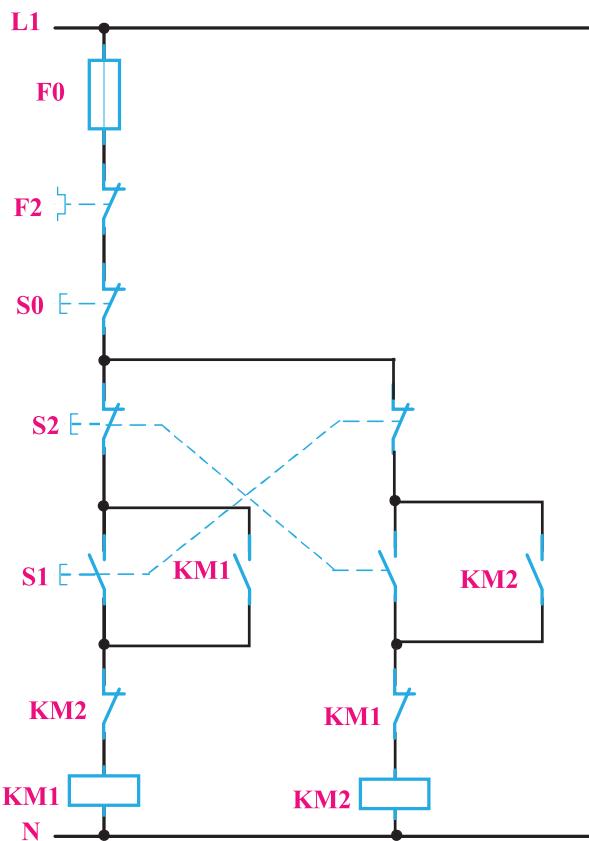

شکل ۷- مدار فرمان راه اندازی چپ گرد – راست گرد با حفاظت سریع


معرفی ورودی و خروجی ها در جدول ۴ آورده شده است.

جدول ۴- تخصیص ورودی و خروجی

وصل کنتاکتور KM1:	Q1	I2	: شستی وصل
وصل کنتاکتور KM2:	Q2	I3	: شستی وصل
قطع کل مدار:	Q1 و Q2	I1	: شستی قطع

۳-۳-۴- طراحی و ترسیم مدار به شکل نرdbانی: مراحل طراحی و ترسیم برنامه این مدار به روش نرdbانی مانند مدار چپ گرد – راست گرد قبلى می باشد (یعنی خطوط ۱ و ۵ و همچنانی ۲ و ۶ نرdbان) در این


مدار اینترلاک الکتریکی با روش جدید ایجاد می‌شود یعنی با موازی کردن Q2 در مسیر خروجی Q1 و موازی کردن Q1 در مسیر Reset خروجی Q2 (خط ۳ و ۷ نردبان) اما نقش شستی دوبل در اینجا متفاوت است. شستی دوبل مثلاً شستی NO که در ورودی I3 سیم‌کشی شده قرار است خروجی Q2 را Set می‌کند و خروجی و قبل از آن Q1 را Reset کند پس در این مسیرها قرار گرفته است (یعنی خط ۴ نردبان) علی‌اینکه I3 خروجی Q2 را Set و خروجی Q1 را زودتر Reset می‌کند این است که اولویت در توابع RS با ورودی I2 هم بتواند با توجه به عملکرد برنامه منطق شستی دوبل را محقق کند (شکل ۸).

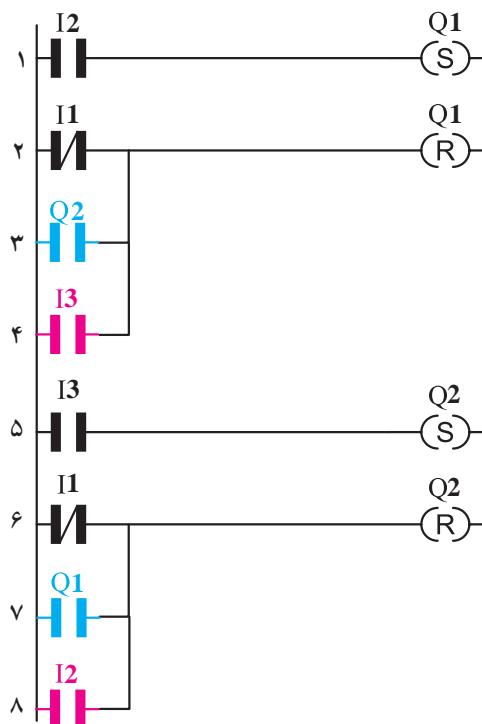


شکل ۸- نقشه نردبانی مدار چپ‌گرد - راست‌گرد سریع

**۳-۳-۵- طراحی و ترسیم مدار به شکل بلوکی:** نقشه برنامه بلوکی مدار راهاندازی چپ‌گرد - راست‌گرد سریع در شکل ۹ نشان داده شده است.

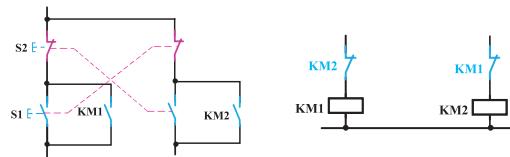در مدار چپ‌گرد - راست‌گرد سریع برای تغییر جهت بدون فشار شستی ۰ همان مراحل ۱ و ۲ و ۳ برنامه چپ‌گرد - راست‌گرد قبلی را دنبال می‌شود. اما لازم است تا ورودی‌های Set هر بلوک در مسیر reset کردن بلوک RS دیگر قرار گیرد برای این منظور در مسیر هر ورودی reset در بلوک‌های RS یک بلوک OR قرار گیرد تا reset شدن هم از طریق ورودی I1 و هم از طریق مسیرها مطابق شکل ۹ صورت گیرد.




با تحریک ورودی I2 ابتدا خروجی Q2 غیرفعال  
(Reset) می شود (اولویت)

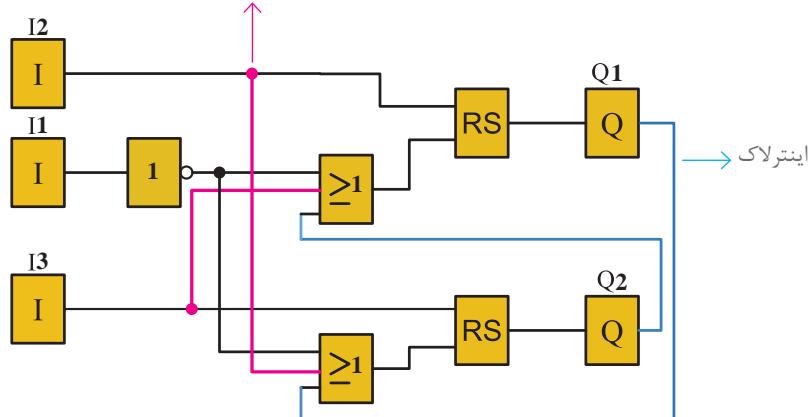

شکل ۹- نقشه بلوکی مدار چپ گرد - راست گرد سریع

برای پیاده‌سازی این راهاندازی در مدار سیم‌کشی رله قابل برنامه‌ریزی، باید اینترلاک الکتریکی روی بوبین کنتاکتورها قبل از اتصال آنها به خروجی‌های Q1 و Q2 رله قابل برنامه‌ریزی انجام شود زیرا سرعت تغییر وضعیت کنتاکتورها با توجه به برنامه بر اساس اولویت Reset بسیار بالا است. به طوری که در مدار قدرت، هنوز فتر رهاساز قطع کنتاکتور KM1 کار خود را به اتمام نرسانده، کنتاکتور KM2 وصل شده است. این اتفاق ممکن است اتصال کوتاه دو فاز را در یک لحظه کوتاه به همراه داشته باشد. برای جلوگیری از اتفاق در کارهای عملی بعد توابع تایмер آورده شده است.

چون در سیم‌کشی رله، شستی دوبل به کار نمی‌ریزی، باید تأثیر شستی دوبل را در برنامه اعمال کرد. برای این منظور چون با فشردن شستی دوبل تیغه باز بخشی از مدار را فعال می‌کند و تیغه بسته بخشی دیگر از مدار را غیرفعال می‌کند. تأثیر شستی دوبل در مدارها را می‌توان در برنامه چنین اعمال نمود. یک شستی وصل (START) در سیم‌کشی دستگاه در نظر گرفته شود که ورودی تخصیص یافته برای آن در برنامه نیز یک کنتاکت باز باشد اکنون این ورودی یک تابع RS و تابع Set را در RS دیگری را Reset می‌کند چنین کاربردی در برنامه مدار چپ گرد راست گرد سریع آورده شد (شکل ۱۰) اما باید توجه داشت که برخلاف شستی‌ها ابتدا تیغه بسته شستی و سپس تیغه باز آن با تأخیری عمل می‌کند تابع RS چنین نیستند در صورتی که همزمان R و S فعال شوند اولویت با Reset می‌باشد. برای آنکه مشابه عملکرد تیغه‌های باز و بسته شستی دوبل بخواهیم تأخیر در RS ایجاد کنیم باید از تایمر استفاده شود.

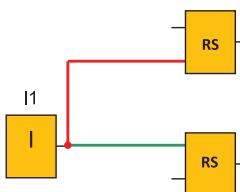


شکل ۱۰- معادل سازی شستی دوبل در برنامه


سؤال



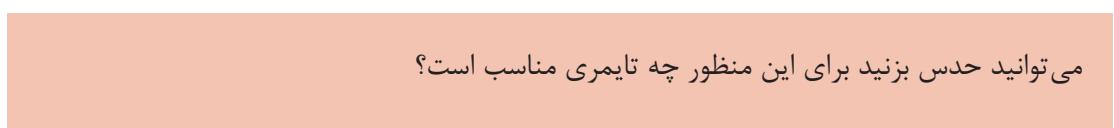می توانید حدس بزنید برای این منظور چه تایمیری مناسب است؟




برای این منظور مطابق شکل ۱۱ تایمیری را در نظر بگیرد آیا از مشخصه زمانی تایمیر که روی بلوک ترسیم شده است می توانید به نحوه طرز کار آن پی ببرید.

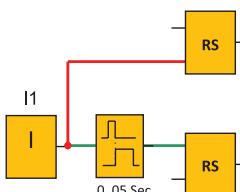

شکل ۱۱- تایمیر در مدار شستی دوبل


این تایمیر که در برخی از رله های قابل برنامه ریزی وجود دارد تایمیر بعد از پالس (After Pulse) نام دارد. مشخصه زمانی آن به صورت شکل ۱۲ است در برخی رله ها ضرورت دارد. این تایمیر را مانند شکل ۱۲ بسازید.

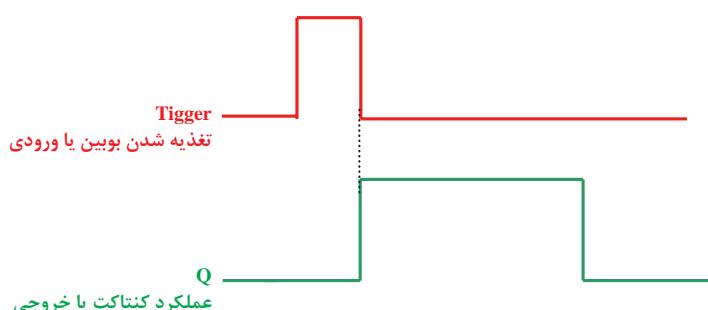

شکل ۱۲- نمودار زمانی تایمیر بعد از پالس




قرار است با استفاده از دو تایмер یکی تأخیر در قطع و دیگری تأخیر در وصل این تایمر را بسازید آیا می‌توان این معادل سازی شکل ۱۲ را پذیرفت. چرا؟

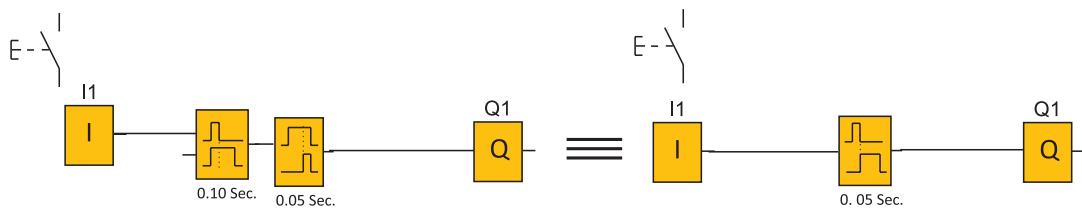

شکل ۱۳—معادل سازی تایمر

برنامه نشان داده شده در شکل ۱۴ می‌تواند برای مدار چپ گرد - راست گرد سریع با استفاده از تایمر با توجه به همان ورودی‌های تعریف شده برای مدار کار عملی مناسب باشد. بلوک‌های AND به کار رفته به این منظور است که با هم‌زمان فشردن ورودی‌های مربوط هیچ یک از خروجی‌ها فعال نشود.

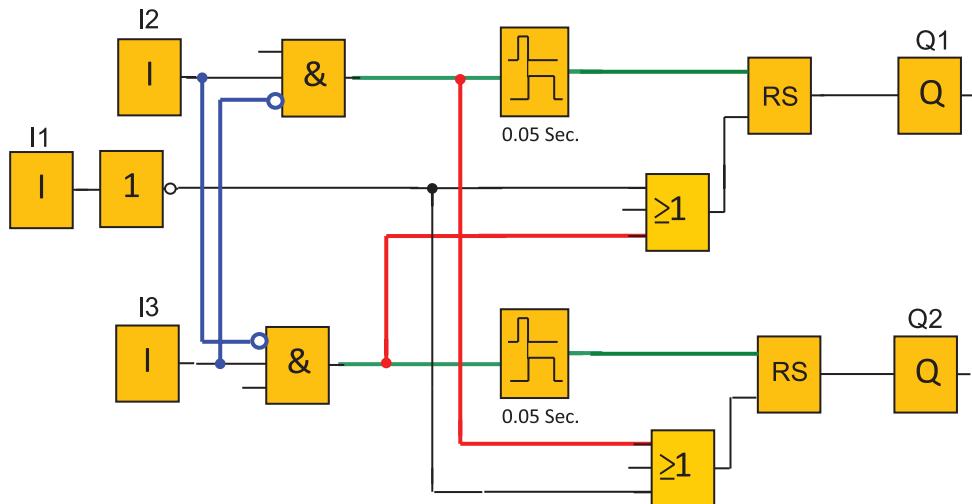

شکل ۱۴— برنامه مدار چپ گرد - راست گرد سریع با تایمر




مدار چپ گرد - راست گرد سریع (تغییر جهت بدون زدن شستی قطع):

در این کار عملی قرار است مطابق جدول ۵ راه اندازی چپ گرد - راست گرد یک موتور الکتریکی (که تغییر جهت بدون زدن شستی قطع) را اجرا نمایید.

جدول ۵

جدول تخصیص ورودی و خروجی			سیم کشی PLR
نام قطعه	ورودی/اخرجی PLR	وظیفه در پیاده سازی با PLR	
S0	I1	خاموش کردن	
S1	I2	روشن کردن موتور	
S2	I3	روشن کردن موتور	
KM1	Q1	اتصال به موتور	
KM2	Q2	اتصال به موتور	

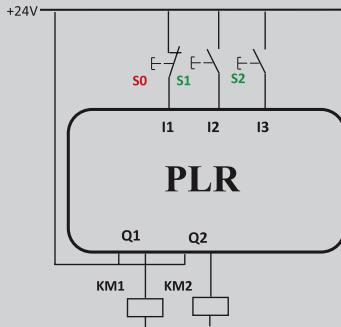

گام ۱: برنامه بلوکی و نرdbانی را ترسیم کنید.

برنامه بلوکی	برنامه نرdbانی
Blank grid area for block diagram	Blank grid area for ladder logic diagram



گام ۲: سیم کشی PLR را انجام دهید و آن را با رعایت نکات ایمنی به شبکه برق متصل کنید.

گام ۳: برنامه نویسی PLR را انجام دهید و آن را آزمایش کنید.

گام ۴: سیم کشی قدرت را انجام دهید و با رعایت نکات ایمنی در حضور مربی خود آزمایش نمایید.

برنامه مدار راه اندازی چپ گرد - راست گرد به طوری که تغییر جهت از راست گرد به چپ گرد فقط با زدن شستی قطع امکان پذیر باشد و تغییر جهت از چپ گرد به راست گرد بدون زدن شستی قطع امکان پذیر باشد را در جدول ۶ به صورت بلوکی و نرdbانی رسم نمایید.

جدول ۶

جدول تخصیص ورودی و خروجی			سیم کشی PLR
نام قطعه	ورودی/اخرجی PLR	وظیفه در پیاده سازی با PLR	
S0	I1	خاموش کردن	
S1	I2	روشن کردن موتور ↗	
S2	I3	روشن کردن موتور ↘	
KM1	Q1	اتصال به موتور	
KM2	Q2	اتصال به موتور	

برنامه بلوکی

برنامه نرdbانی


### ۳-۴-پیاده سازی راه اندازی موتور سه فاز به صورت چپ گرد - راست گرد با توقف زمانی (مدار کوره) به روش نردنی و بلوکی

مدار فرمان در شکل ۱۵ نشان داده شده است. شرایط کاری آن به شرح زیر است:

- ۱- با فشردن شستی SB1 کنتاکتور KM1 دائم کار کند با نگهداشتن لیمیت سوئیچ S1 کنتاکتور KM1 استراحت کرده در تایمر زمان سنجی شروع می شود و در کنتاکتور K2M وصل زمانی اتفاق خواهد افتاد.
- ۲- در ادامه با برخورد میکروسوئیچ S2 کنتاکتور K2M خاموش می شود.
- ۳- این امکان برقرار نباشد که با روشن شدن یک کنتاکتور، کنتاکتور دیگر در مدار مانده باشد (اینترلاک الکتریکی)
- ۴- با فشردن شستی S0 مدار قطع و خاموش شود.
- ۵- در زمان توقف، کنتاکتور KM1 اگر شستی SBO فشرده شد زمان سنجی تایمر و کار مدار قطع شود.

جدول ۷- تخصیص ورودی و خروجی

وصل کنتاکتور	KM1	I2	Q1	
وصل زمانی کنتاکتور	KM2	I4	Q2	
قطع کنتاکتور	KM2	I5	Q2	
قطع کل مدار		I1	Q2 و Q1	

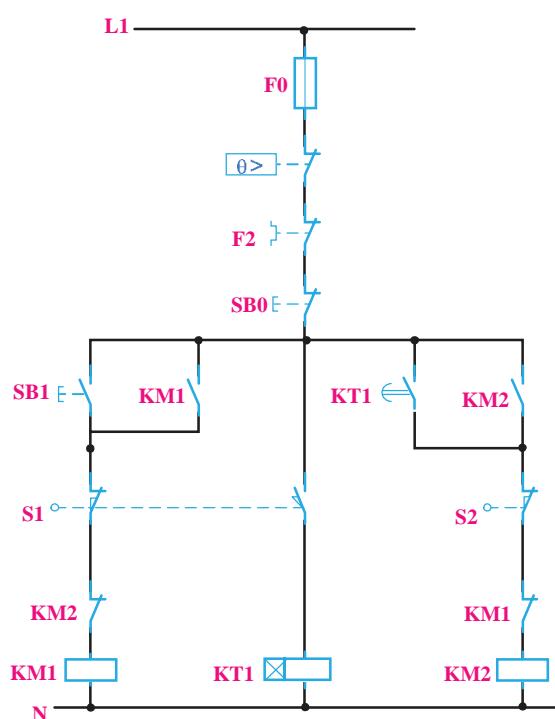

شکل ۱۵- مدار فرمان کوره

۱-۴-۳- طراحی و رسم مدار به روش نردنی: با توجه به شرایط فوق و تخصیص ورودی و خروجی‌ها مراحل طراحی به روش نردنی نوشته می‌شود.

۱- با توجه به شرط ۱، Q1 دائم کار بوده در نتیجه خروجی باید از نوع RS باشد. ورودی I2 جهت فعال کردن آن

در مسیر Set قرار می‌گیرد ضمناً با توجه به شرط ۳، بسته Q2 را در این مسیر قرار می‌گیرد. (سطر ۱ نردنی)

۲- آنچه که باعث قطع Q1 می‌شود، در مسیر reset قرار می‌گیرد. در این مدار با توجه به شرط ۳، ورودی I4 و همچنین شستی قطع کلی مدار باعث قطع Q1 می‌شوند در نتیجه آنها به طور موازی به وصل

می‌شوند. (سطر ۲ و ۳ نردنی)


۳- ورودی I4 باید با بوبین تایمر سری شود تا در زمان فعال بودن آن تایمر زمان سنجی کند (سطر ۴ نردنی)

۴- کن tact تایmer باید در خروجی Q2 وصل زمانی ایجاد نماید برای این منظور در مسیر Set کردن آن قرار می‌گیرد (سطر ۵ نردنی)


۵- ورودی I1 معادل شستی قطع کل مدار است و باید در مسیر reset کلیه خروجی‌ها قرار گیرد (سطر ۶ و ۷ نردنی)

مراحل طراحی و رسم به روش نردنی را در نقشه نردنی شکل ۱۶ نشان داده شده است.

شکل ۱۷ نحوه سیم‌کشی این مدار را در رله قابل برنامه‌ریزی نشان می‌دهد.

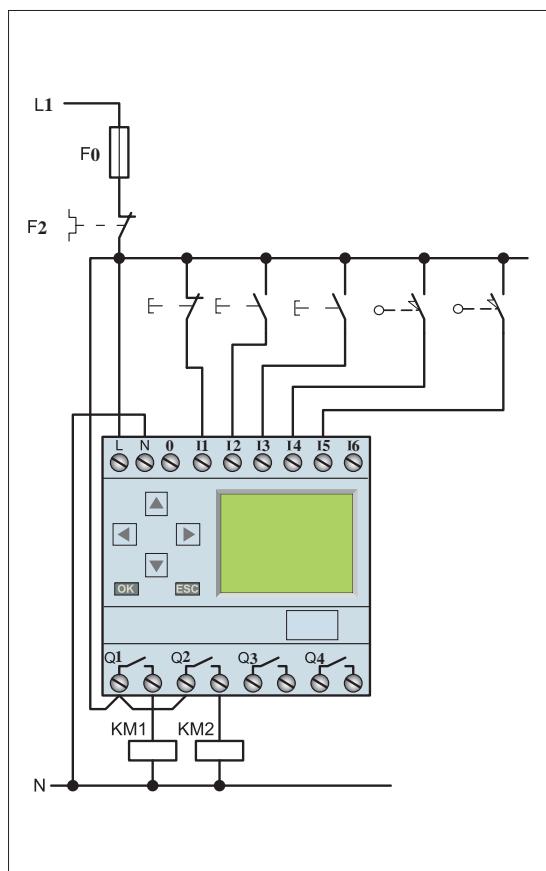


شکل ۱۷- سیم‌کشی مدار کوره روی رله

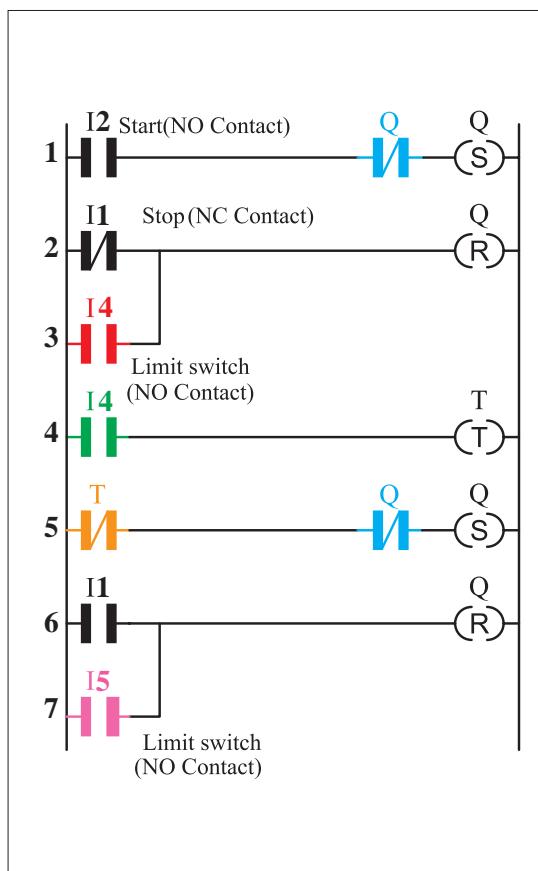

شکل ۱۶- نقشه نردنی کوره

### ۳-۴-۲-رسم مدار به روش بلوکی

نقشه بلوکی مدار کوره در شکل ۱۸ نشان داده شده است. شرایط کاری مدار بر روی نقشه نوشته شده است.

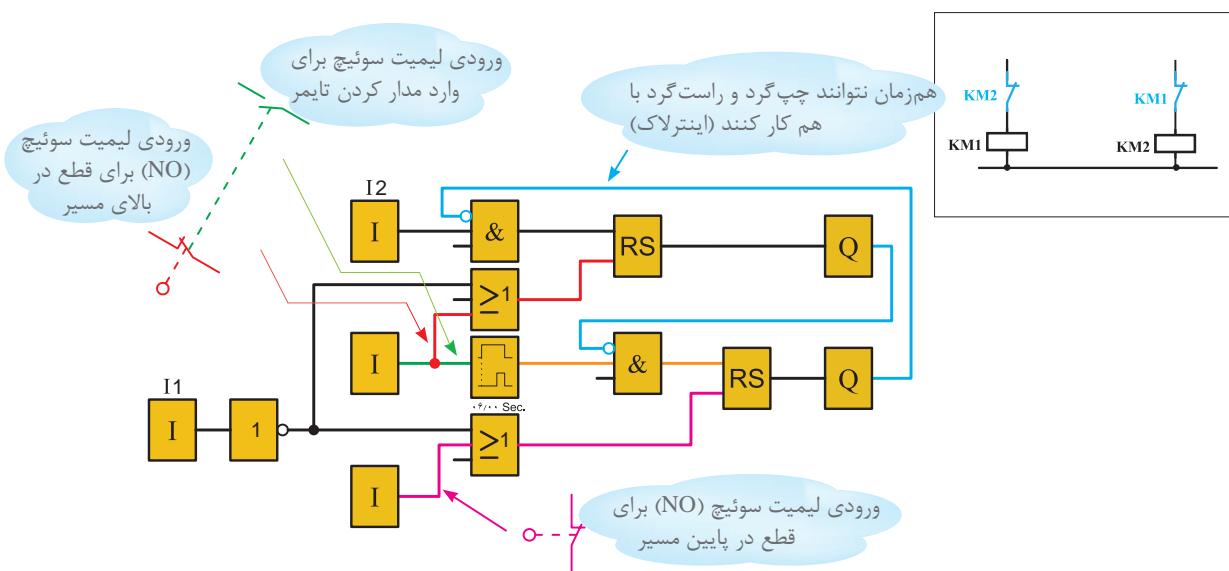

شکل ۱۸- برنامه بلوکی مدار کوره

در مدار شکل ۱۹ با برداشتن فشار دست از روی شستی قطع چنانچه لیمیت سوئیچ S1 در حالت فشرده باشد، تایмер فعال می شود و فشار شستی ۰ تأثیری نداشته و کنتاکتور بعدی وارد مدار می شود یعنی شرط ۵ محقق نمی شود. لذا برای این منظور باید تغییراتی در مدار صورت گیرد. این تغییر در مدار فرمان با استفاده از کنتاکتور کمکی صورت می گیرد. این مدار در جدول تخصیص ورودی و خروجی ها برای برنامه نویسی مدار در جدول ۸ آورده شده است و در شکل ۱۹ نشان داده شده است.

جدول ۸- تخصیص ورودی و خروجی

شستی وصل	I2	Q1	وصل کنتاکتور KM1
شستی وصل	I3	Q2	وصل کنتاکتور KM2
میکروسوئیچ وصل	I4	Q2	وصل زمانی کنتاکتور KM2
میکروسوئیچ وصل	I5	Q2	قطع KM2 کنتاکتور
شستی قطع	I1	Q2 و Q1	قطع کل مدار

در برنامه ریزی رله نیز از تابع کنتاکتور کمکی یعنی M کمک گرفته می شود. (شکل ۲۰) به طوری که فعال شدن این کنتاکتور وابسته به کنتاکتور بالابر باشد ولی خاموش شدن کنتاکتور وابستگی به کنتاکتور بالابر ندارد. به همین دلیل در برنامه رله نیز با AND کردن خروجی M1 و ورودی I3 این کار انجام می شود.

### ۳-۴-۳- طراحی و رسم به روش نردنی: با توجه به شرایط مدار مراحل رسم نقشه نردنی به شرح زیر می‌باشد:

۱- با توجه به شرط ۱، Q1 دائم کار بوده و باید از نوع RS باشد. ورودی I2 جهت وصل آن در مسیر Set قرار می‌گیرد. ضمناً با توجه به شرط ۳، بسته Q2 را در این مسیر قرار می‌گیرد. (سطر نردنی ۱)

۲- آنچه باعث قطع Q1 می‌شود باید در مسیر reset آن قرار گیرد. در اینجا با توجه به شرط ۳، هم ورودی I4 و هم شستی قطع کلی مدار باعث قطع Q1 می‌شوند. در نتیجه آنها را به‌طور موازی به وصل می‌شود (سطر ۲ و ۳ نردنی).

۳- ورودی I4 باید با بیان تایمر سری شود تا در زمان فعال بودن آن تایم زمان سنجی کند. ضمناً روش شدن تایمر وابسته به کنتاکت خروجی کمکی است بنابراین I4 و M1 سری شده و سپس وارد ببین می‌شوند (سطر ۴ نردنی).


۴- خروجی کنتاکتور کمکی M1 با توجه به مدار فرمان نیاز به خود نگهدار دارد. پس در برنامه این کنتاکتور از نوع RS می‌باشد زیرا با فعال شدن آن وابسته به Q1 بوده اما غیرفعال شدن آن به Q1 وابسته نیست (سطر ۹ نردنی).

۵- کنتاکت تایmer باید در خروجی Q2 وصل زمانی (به‌طور دائم کار) ایجاد نماید برای این منظور در مسیر Set کردن آن قرار می‌گیرد (سطر ۵ نردنی).


ضمناً چون مدار قابلیت قطع در طول مسیر را نیز پیدا کرده است. ورودی دیگری برای روش شدن Q2 موازی با تیغه تایمر در نظر گرفته می‌شود (سطر ۶ و ۵ نردنی).

۶- ورودی I1 معادل شستی قطع کل مدار بوده و باید در مسیر reset کلیه خروجی‌ها قرار گیرد (سطر ۷ و ۱۰ نردنی)

شکل ۲۰ این مدار را به روش نردنی نشان می‌دهد.

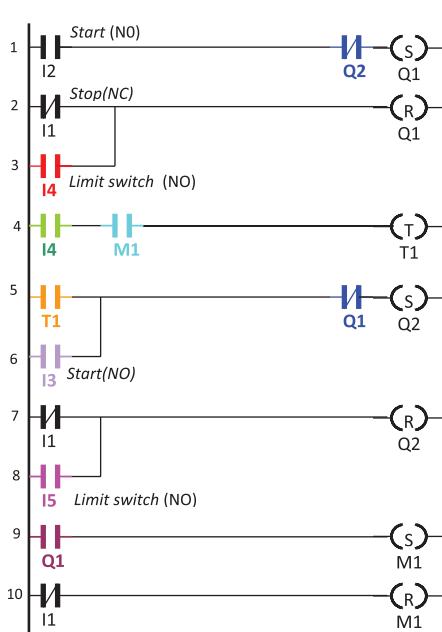


شکل ۲۰- نمودار نردنی مدار چپ‌گرد - راست‌گرد با کنتاکتور کمکی

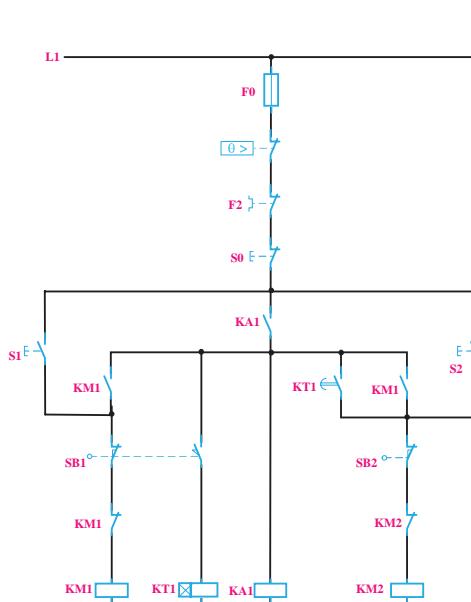

شکل ۱۹- مدار فرمان چپ‌گرد - راست‌گرد با کنتاکتور کمکی

-۴-۳-۴ نمودار بلوکی مدار راهانداز چپگرد - راستگرد: نمودار بلوکی مدار راهانداز چپگرد - راستگرد با استفاده از کنتاکتور کمکی در شکل ۲۱ نشان داده شده است:

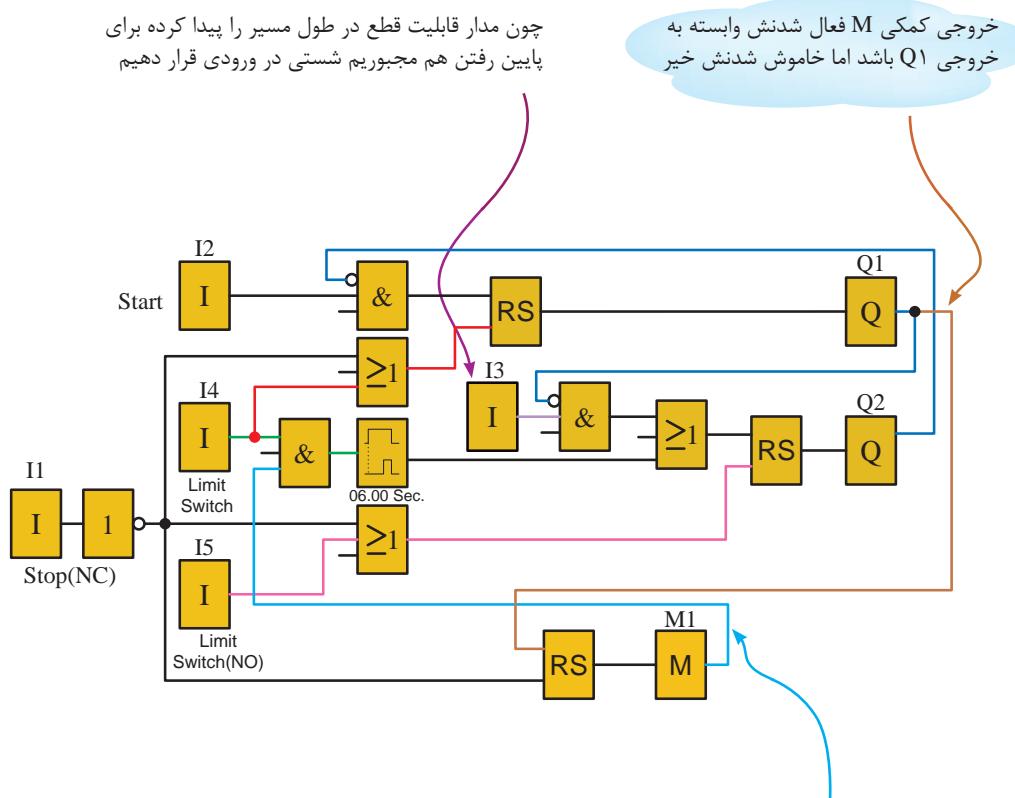

شکل ۲۱- نمودار بلوکی راهاندازی چپگرد - راستگرد با کنتاکتور کمکی

مدار راهاندازی چپگرد - راستگرد با استراحت (کوره) را به گونه‌ای طرح کنید که در صورتی که در بین مسیر شستی قطع فشرده شود مخزن به انتهای مسیر (اولین ایستگاه) رسیده، آنگاه قطع شود. و این مدار را به روش نرdbانی و بلوکی، ترسیم، شبیه‌سازی و اجرا نمایید.

تمرین





### مدار چپ‌گرد – راست‌گرد توقف زمانی:

در این کار عملی قرار است مطابق جدول ۹ راهاندازی چپ‌گرد – راست‌گرد یک موتور به صورت توقف زمانی (مدار کوره) را اجرا نمایید.

جدول ۹

جدول تخصیص ورودی و خروجی			سیم‌کشی PLR
نام قطعه	ورودی / خروجی PLR	وظیفه	
S1	I1	روشن کردن UP	+24V
S2	I2	روشن کردن Down	S1 S2 SB1 SB2 F1 SO
SB1	I3	روشن / خاموش	I1 I2 I3 I4 I5 I6
ترموستات	I5	خاموش کردن	PLR
S3	I6	خاموش کردن	Q1 Q2
SB2	I4	Down	KM1 KM2
KM1	Q1	اتصال موتور	-
KM2	Q2	اتصال موتور	

گام ۱: برنامه بلوکی و نرdbانی را ترسیم کنید.

برنامه بلوکی	برنامه نرdbانی
<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	

گام ۲: سیم کشی PLR را انجام دهید و آن را با رعایت نکات ایمنی به شبکه برق متصل کنید.

گام ۳: برنامه‌نویسی PLR را انجام دهید و آن را آزمایش کنید.

گام ۴: سیم کشی قدرت را انجام دهید و با رعایت نکات ایمنی در حضور مربی خود آزمایش نمایید.

تمرین



در راهاندازی کار عملی قبل در صورت قطع برق و وصل مجدد اگر مخزن بار در نیمه مسیر باشد  
یک مشکل پیش می‌آید برای آن راه حلی بیابید؟

راهنمایی



یکی از مشکلاتی که در اکثر فرایندهای تأسیسات الکتریکی اتفاق می‌افتد عدم کارایی مدار در مقابل قطع برق می‌باشد برای مثال تایمری بخشی از زمان‌سنجی خود را انجام داده و برق قطع می‌شود و کار در آن لحظه متوقف می‌شود در این بین با وصل برق شبکه، سیستم متوقف است و محصول تولید شده در نیمه راه تولید خراب شده و باید از چرخه کار خارج و به دور ریخته شود و دستگاه مجدد راهاندازی شود اتفاق خواهی نیست.

اگر خصوصیتی در تایمر و بعضی از توابع خاص تعریف شده است که با قطع برق وضعیت کاری در حافظه باقی می‌ماند و با وصل مجدد برق کار ادامه می‌یابد.

برای این منظور در رله‌های قابل برنامه‌ریزی خصوصیتی به نام Latching یا Retentivity برای برخی از توابع خاص مثل تایمرها تعریف شده که با قطع برق و با وصل مجدد برق اگر تایمر در حال زمان‌سنجی باشد ادامه زمان‌سنجی خود را انجام می‌دهد و اگر فعال بوده است با وصل برق همان وضعیت عملکرد باقی می‌ماند. اعمال Retentivity روی یک تابع مثل تایمر مشکل را حل می‌کند در مداری مثل مدار کوره اگر برق قطع شود مخزن در نیمه مسیر می‌ماند و با وصل برق باید مخزن را به توقف گاه آورده و مجدد راهاندازی را آغاز کرد. اگر تایمر این مدار خصوصیت Retentivity داشت با وصل برق مخزن ادامه کار خود را انجام می‌داد. هرچند عدم Retentivity در کنタکتورها یک امتیاز برای آنها به حساب می‌آید چراکه با وصل برق، مدار خود به خود راهاندازی نمی‌شود اما چنانچه اشاره شد Retentivity کردن در بعضی موارد لازم و خواسته مدار است این خصوصیت حتی در تابع RS در رله‌های قابل برنامه‌ریزی نیز در نظر گرفته شده است.

فعالیت




سعی کنید در مشاهدات خود فرایندهای تأسیساتی که Retentivity لازم دارند را پیدا کنید و آنها را برای کلاس عرضه کنید

### ۳-۵ پیاده‌سازی راهاندازی موتور سه فاز به صورت ستاره مثلث به روش نردنی و بلوکی

مدار فرمان ستاره مثلث و همچنین شرایط کاری این مدار در شکل ۲۲ آورده شده است.

۱- ابتدا کنタکتور ستاره KM1 وارد مدار شود و بعد کنタکتور اصلی KM2 وارد مدار شود.

- ۲- وقتی کنتاکتور ستاره از مدار خارج شد آنگاه به جای آن کنتاکتور مثلث KM3 وارد مدار شود.
- ۳- در طی زمان جابه‌جایی کنتاکتور ستاره و مثلث کنتاکتور برق رسان (خط) برق دار بماند (قطع نشود)
- ۴- هیچ‌گاه مدار از ابتدا به حالت مثلث نرود.

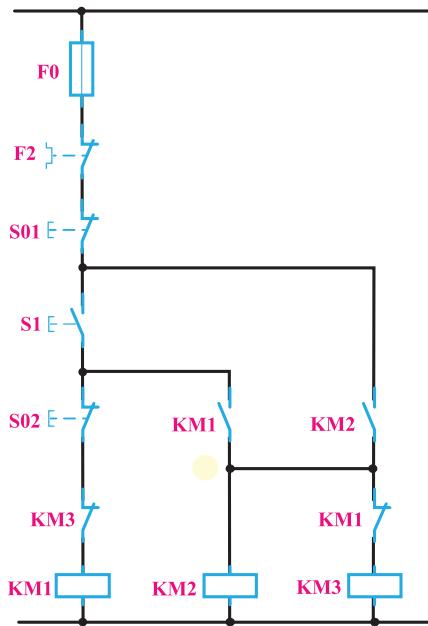

شکل ۲۲- مدار فرمان راهاندازی ستاره - مثلث

- ۵- مدار در حالت مثلث برگشت پذیر به حالت ستاره نباشد.
- ۶- هیچ‌گاه هم‌زمان دو کنتاکتور ستاره و مثلث فعال نشوند.
- برای برنامه‌نویسی مدار فرمان ستاره - مثلث ورودی و خروجی‌ها مطابق جدول ۱۰ آورده شده است.

جدول ۱۰- تخصیص ورودی و خروجی

I2	Q2+Q1	حالت ستاره
I3	Q2+Q3	حالت مثلث
I1	Q3 و Q2 و Q1	قطع کل مدار

- ۱-۳-۵ طراحی و رسم مدار به روش نردنیانی: با توجه به شرایط کاری این مدار و تخصیص ورودی‌ها و خروجی‌ها مطابق جدول ۱۰ مراحل طراحی به روش نردنیانی به شرح زیر است.
- ۱- با توجه به شرط ۱ و اینکه Q1 دائم کار بوده و باید از نوع RS باشد، ورودی I2 جهت وصل آن در مسیر قرار می‌گیرد. ضمناً با توجه به شرط ۵، بسته Q3 در این مسیر قرار گیرد (سطر ۱ نردنیان).

۲- آنچه باعث قطع Q1 می شود، در مسیر آن خروجی قرار داده شود. در این مدار با توجه به شرط ۲، ورودی I3 و همچنین شستی قطع کلی مدار، هر دو، می توانند مدار را خاموش کنند پس برای این منظور آنها به طور موازی به reset وصل می شوند (سطر ۲ و ۳ نردهان).

۳- برای برقراری شرط ۱، باید بسته Q1 نیز در مسیر روشن شدن Q2 (در مسیر Set آن) قرار گیرد (سطر ۴ نردهان).

۴- با توجه به شرط ۳، ضمن اینکه ورودی I3 وصل می شود، خروجی Q2 باید از مدار خارج شده باشد تا امکان ورود Q3 به مدار وجود داشته باشد.

۵- برای برقراری شرط ۶، بسته Q1 نیز باید در مسیر Set خروجی Q3 قرار گیرد.


۶- ورودی I1 معادل شستی قطع کل مدار، باید در مسیر reset کلیه خروجی ها قرار گیرد (سطر ۶ و ۷ نردهان).

توجه




در این مدار چون همه خروجی ها به نوعی خودنگهدار دارند در نتیجه باید از نوع RS باشند.

در شکل ۲۳ نقشه نردهانی مدار ستاره مثلث نشان داده شده است.

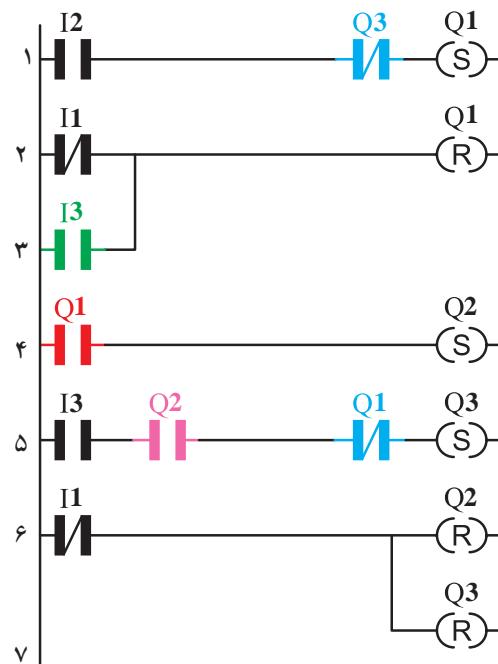


شکل ۲۳- نقشه مدار نردهانی راه اندازی ستاره - مثلث

نقشه سیم کشی مدار ستاره - مثلث با رله قابل برنامه ریزی در شکل ۲۴ نشان می دهد.

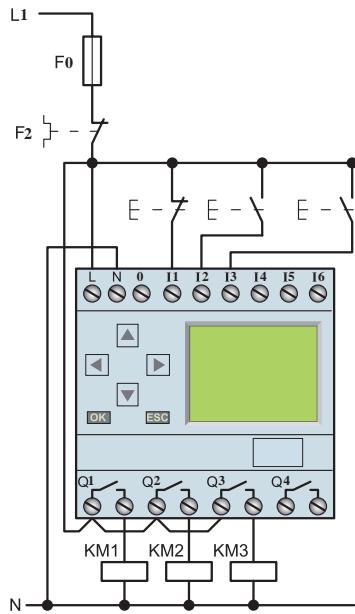

شکل ۲۴-سیم‌کشی رله قابل برنامه‌ریزی برای راهاندازی ستاره- مثلث

**۳-۵-۲ طراحی و ترسیم بلوکی مدار ستاره- مثلث:** شکل ۲۵ نقشه بلوکی برنامه مدار ستاره مثلث را نشان می‌دهد. توضیحات لازم بر روی شکل داده شده است.

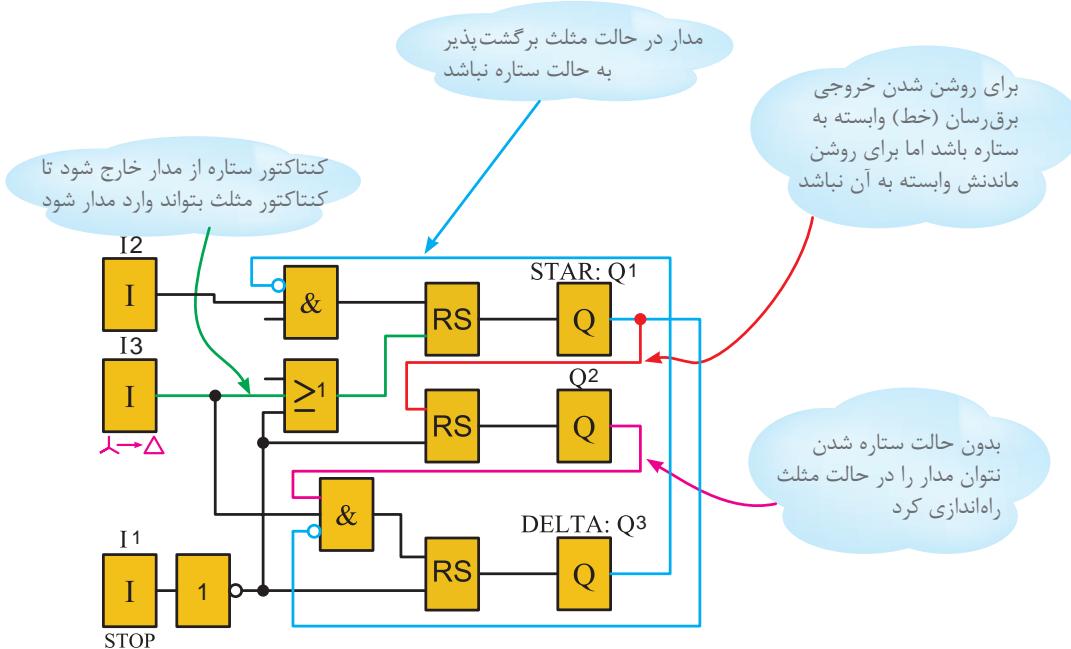

شکل ۲۵-مدار بلوکی برنامه ستاره- مثلث




۱- مدار راه اندازی ستاره مثلث اتوماتیک را به روش نردنی و بلوکی رسم، شبیه سازی و اجرا کنید.

ستاره مثلث دستی کاربردی ندارد و فقط به عنوان پایه ای برای طراحی ستاره مثلث اتوماتیک عنوان می شود با توجه به دیاگرام زمانی ستاره مثلث شکل ۲۶ مدار ستاره مثلث مطابق آن طراحی می شود برای این مدار سه زمان باید در نظر گرفته شود و شرایط زمان پذیری به این شرح است:

۱- کنتاکتور اصلی با تأخیر ۵۰ میلی ثانیه بعد از ستاره وارد مدار شود

۲- حالت مثلث با تأخیر 10Sec بعد حالت ستاره اتفاق افتد


۳- بین جابه جایی کنتاکتور مثلث به جای ستاره ۵۰ میلی ثانیه زمان لازم است

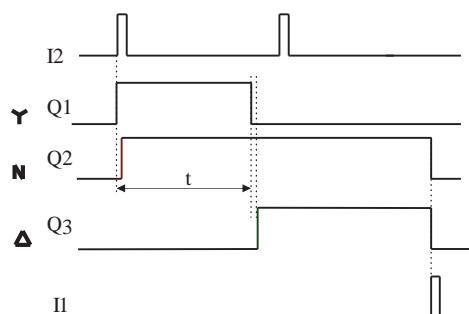

شکل ۲۶- نمودار دیاگرام زمانی ستاره - مثلث



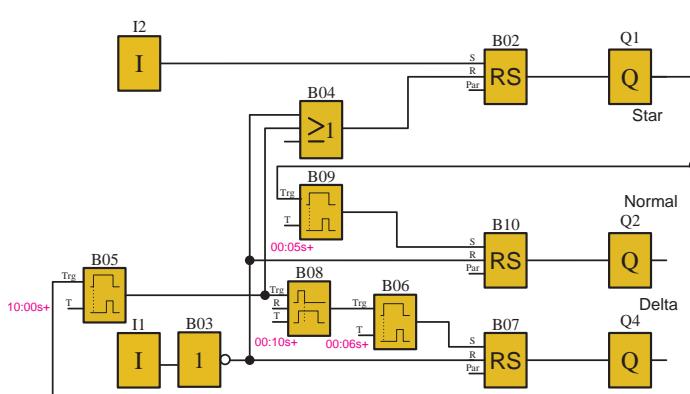چون بعد از ۱۰ ثانیه (10Sec) تایمر مربوط به این زمان از کار می افتد با قطع آن تایمر تأخیر در قطعی که در برنامه دیده می شود (0.10 Sec.) به مدت ۱۰۰ میلی ثانیه فعال شده در تایمر ۰.۵۰ Sec زمان سنجی آغاز می شود که همان تأخیر لازم برای مثلث شدن است و بعد از این زمان به مدت ۵۰ میلی ثانیه به وابسته تایmer تأخیر در قطع فعال می ماند تاتابع RS را فعال کند.



مدار بلوکی راه اندازی ستاره - مثلث با استفاده از دو تایمر در شکل ۲۷ نشان داده شده است. در این شکل تایمر بعد از پالس به کار رفته است.

شکل ۲۷- مدار بلوکی ستاره - مثلث با استفاده از دو تایمر




### مدار راهاندازی ستاره مثلث

در این کار عملی قرار است مطابق جدول ۱۱ راهاندازی یک موتور الکتریکی را به صورت ستاره مثلث اجرا نمایید.

جدول ۱۱

جدول تخصیص ورودی و خروجی			سیم کشی PLR
نام قطعه	ورودی/اخرجی PLR	وظیفه در پیاده سازی با PLR	
S0	I1	خاموش کردن	
S1	I2	روشن کردن موتور $0 \rightarrow Y$	
S2	I3	تغییر حالت موتور $Y \rightarrow \Delta$	
KM1	Q1	Y	کنتاکتور
KM2	Q2	خط	کنتاکتور
KM3	Q3	$\Delta$	کنتاکتور

گام ۱: برنامه بلوکی و نرdbانی را ترسیم کنید.

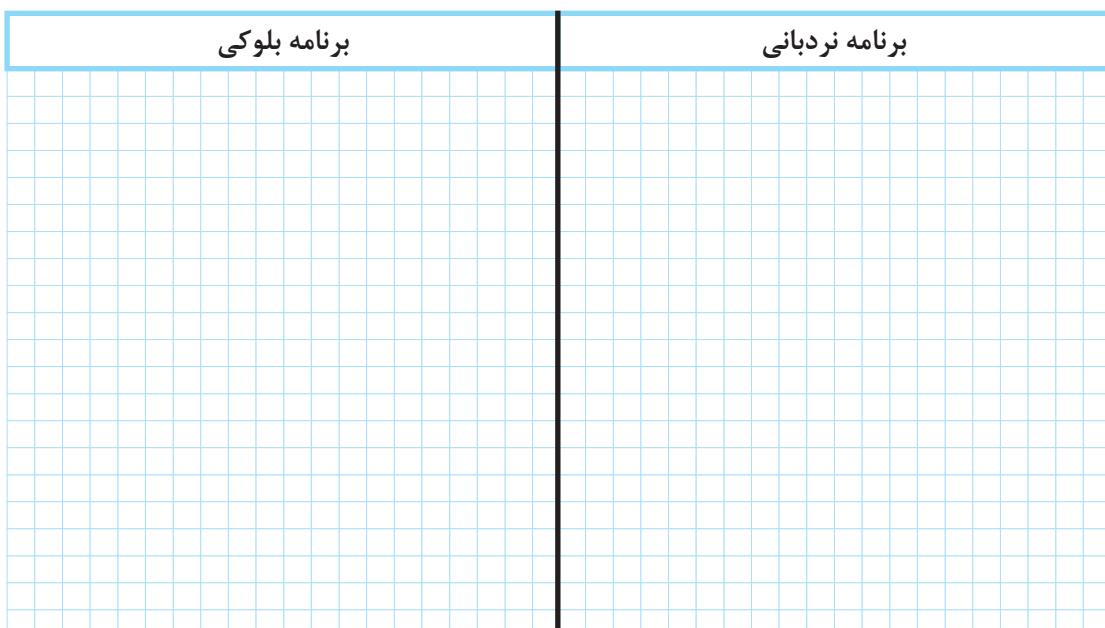

گام ۲: سیم کشی PLR را انجام دهید و آن را با رعایت نکات ایمنی به شبکه برق متصل نمایید.

گام ۳: برنامه نویسی PLR را انجام دهید و آن را آزمایش کنید.


گام ۴: سیم کشی قدرت را انجام دهید و با رعایت نکات ایمنی در حضور مربی خود آزمایش نمایید.



مدار راه اندازی کار عملی قبل از بلوک و تعداد زیادی علائم استفاده شد و راه حلی جز این وجود نداشت. تبدیل مدار فرمان به برنامه موجب ایجاد برنامه ای با عملکرد صحیح نمی شد اما در مدار ستاره مثلث دو سیمه این اشکال وجود ندارد. در جدول ۱۲ برنامه این راه اندازی را تکمیل کنید.

جدول ۱۲

جدول تخصیص ورودی و خروجی		PLR	سیم کشی PLR
نام قطعه	ورودی / اخراجی PLR	وظیفه در پیاده سازی با PLR	
S0	I1	خاموش کردن	
S1	I2	روشن کردن موتور $Y \rightarrow Y$	
S2	I3	تغییر حالت موتور $Y \rightarrow \Delta$	
KM1	Q1	Y کنتاکتور	
KM2	Q2	خط کنتاکتور	
KM3	Q3	$\Delta$ کنتاکتور	

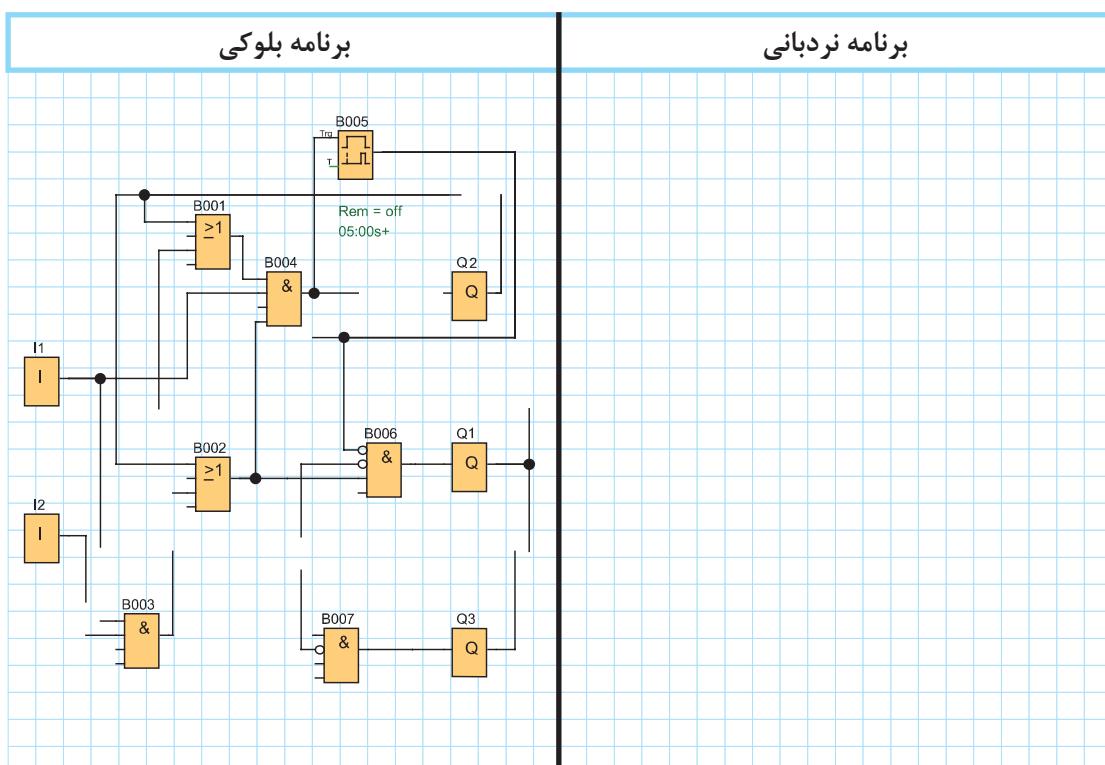




مدار راهاندازی کارعملی قبل از بلوک و تعداد زیادی علائم استفاده شد و راه حلی جز این وجود نداشت. تبدیل مدار فرمان به برنامه موجب ایجاد برنامه‌ای با عملکرد صحیح نمی‌شد اما مدار ستاره مثلث دو سیمه این اشکال وجود ندارد. در جدول ۱۳ برنامه این راهاندازی را تکمیل کنید.

جدول ۱۳

جدول تخصیص ورودی و خروجی			سیمکشی PLR
نام قطعه	ورودی/خروجی PLR	وظیفه در پیاده‌سازی با PLR	
S0	—	خاموش کردن	
S1	—	روشن کردن موتور $0 \rightarrow Y$	
—	I1	تغییر حالت موتور $Y \rightarrow \Delta$	
KM1	Q1	Y کنتاکتور	
KM2	Q2	خط کنتاکتور	
KM3	Q3	$\Delta$ کنتاکتور	


برنامه بلوکی

برنامه نرdbانی

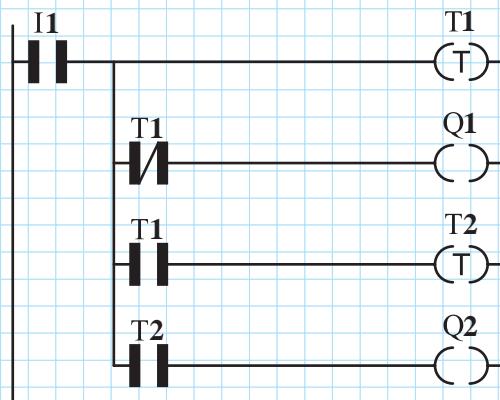

### ۶-۳-پیاده سازی راه اندازی موتور دالاندر به روش فردبانی و بلوکی

مدار فرمان راه اندازی موتور دالاندر ( فقط کند به تندر) در شکل ۲۸ نشان داده شده است. شرایط کاری این موتور به این صورت است.

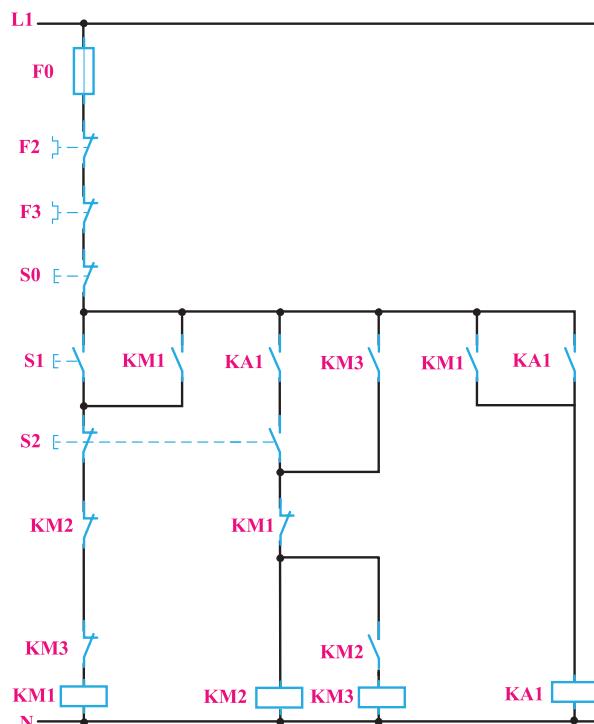

شکل ۲۸- مدار فرمان راه انداز دالاندر


- ۱- با فشار شستی I کنتاکتور دور کند (KM1) عمل کند.
  - ۲- با فشار شستی K2M (دور تندر) فقط پس از K1M (دور کند) بتواند وارد مدار شود.
  - ۳- با فشار شستی S2 کنتاکتور KM1 قطع شده و کنتاکتور KM2 به جای آن وارد مدار شود.
  - ۴- پس از کنتاکتور KM2 کنتاکتور KM3 وارد مدار شود.
  - ۵- هیچ گاه KM2 + KM3 نتوانند هم زمان با KM2 روشن شوند.
  - ۶- در زمان دور تندر با فشار شستی I برگشت به دور کند ممکن نباشد.
- ورودی و خروجی ها مطابق جدول ۱۴ ارائه شده است.

جدول ۱۴- تخصیص ورودی و خروجی


شستی وصل	I2	Q1	حالت کند
شستی وصل	I3	Q1 + Q3	حالت تندر
شستی قطع	I1	Q3 و Q2 و Q1	قطع کل مدار

- ۱-۶-۳- طراحی و رسم برنامه مدار به روش نرdbانی: با توجه به شرایط کاری این مدار و تخصیص ورودی‌ها و خروجی‌ها مطابق جدول ۱۴ مراحل رسم این مدار به روش نرdbانی به این شرح است:
- ۱- با توجه به بند ۱، Q1 دائم کار بوده و باید از نوع RS باشد. ورودی I2 جهت وصل Q1 در مسیر Set می‌گیرد. همچنین با توجه به شرط ۵، بسته Q2 و بسته Q3 را در این مسیر قرار می‌گیرد (سطر ۱ نرdbان).
  - ۲- آنچه باعث قطع Q1 می‌شود در مسیر reset آن قرار می‌گیرد. در این مدار با توجه به شرط ۳، ورودی I3 و همچنین شستی قطع کلی مدار باعث قطع Q1 می‌شوند برای این منظور آنها را به طور موازی به reset می‌شود (سطر ۲ و ۳ نرdbان).
  - ۳- Q2 بوسیله خروجی I3 و به کمک تیغه کمکی M1 باید وارد مدار شود و دائم کار کند پس این تیغه‌ها به طور سری در مسیر Set این بوبین قرار می‌گیرند. (سطر ۴ نرdbان)
  - ۴- برای برقراری شرط ۵ باید بسته Q1 نیز در مسیر فعال شدن Q2 (آن) قرار گیرد. (سطر ۴ نرdbان)
  - ۵- خروجی Q3 دارای خودنگهدار نیست پس بوبین آن عادی است و با توجه به شرط ۴، تیغه Q2 در مسیر آن (سری با آن) قرار می‌گیرد. (سطر ۵ نرdbان)
  - ۶- خروجی کمکی M1 با توجه به مدار فرمان خود نگهدار داشته پس از نوع RS و وابسته به Q1 می‌باشد. (سطر ۷ نرdbان)
  - ۷- ورودی I1 معادل شستی قطع کل مدار بوده و باید در مسیر reset کلیه خروجی‌ها قرار گیرد (سطر ۶ و ۸ نرdbان)

نقشه نرdbانی مدار راهاندازی موتور دالاندر در شکل ۲۹ نشان داده شده است.  
نقشه سیم‌کشی مدار راهاندازی موتور دالاندر روی رله قابل برنامه‌ریزی در شکل ۳۰ نشان داده شده است.

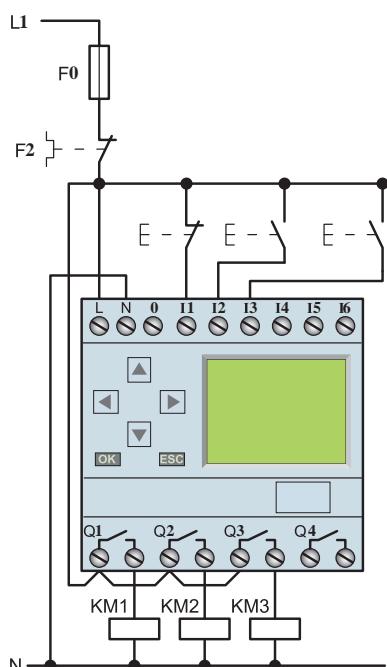


شکل ۳۰- سیم‌کشی رله برای راهاندازی موتور دالاندر

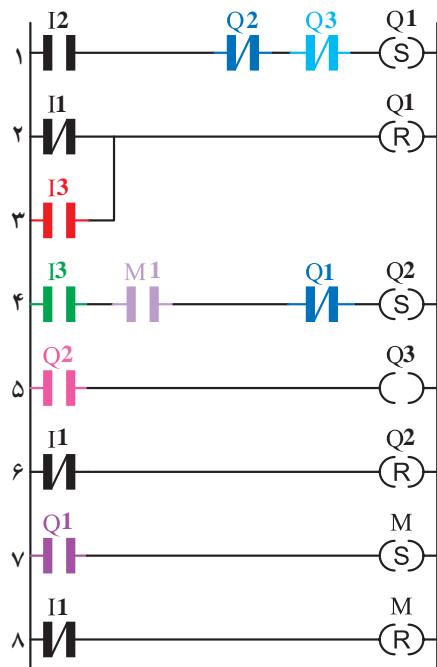

شکل ۲۹- نقشه نرdbانی مدار راهاندازی موتور دالاندر

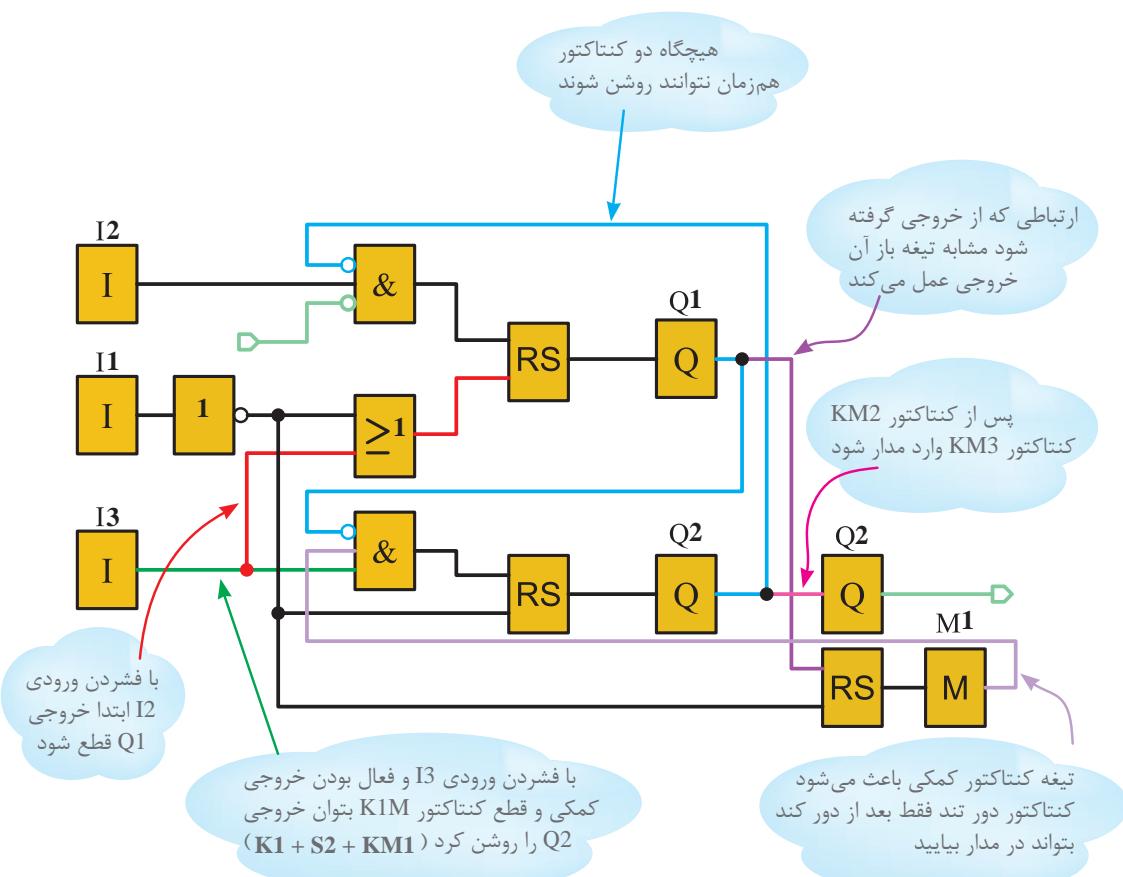**۳-۶-۲- طراحی و رسم برنامه مدار به روش بلوکی:** مدار راهاندازی موتور دالاندر را به روش بلوکی در شکل ۳۱ نشان داده شده است. کلیه شرایط کاری بر روی این نقشه توضیح داده شده است.



- ۱- مدار راهاندازی موتور دالاندر اتوماتیک را به روش نرdbانی و بلوکی رسم، شبیه‌سازی و اجرا کنید
- ۲- مدار راهاندازی چپ گرد - راست گرد موتور دالاندر را به روش بلوکی و نرdbانی رسم، شبیه‌سازی و اجرا کنید.

تمرین ۱






## مدار راه اندازی دالاندر


در این کار عملی قرار است مطابق جدول ۱۵ راه اندازی موتور دالاندر را اجرا نمایید.

جدول ۱۵

جدول تخصیص ورودی و خروجی		سیم کشی PLR
نام قطعه	ورودی/اخرجی PLR	وظیفه در پیاده سازی با PLR
S0	I1	خاموش کردن
S1	I2	روشن کردن موتور کند $\rightarrow 0 \rightarrow$
S2	I3	تغییر حالت موتور تند $\rightarrow$ کند
KM1	Q1	کنتاکتور دور کند
KM2	Q2	کنتاکتور اتصال کوتاه
KM3	Q3	کنتاکتور برق رسان به دور تند

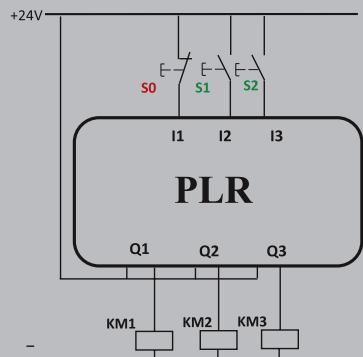

گام ۱: برنامه بلوکی و نرده بانی را ترسیم کنید.

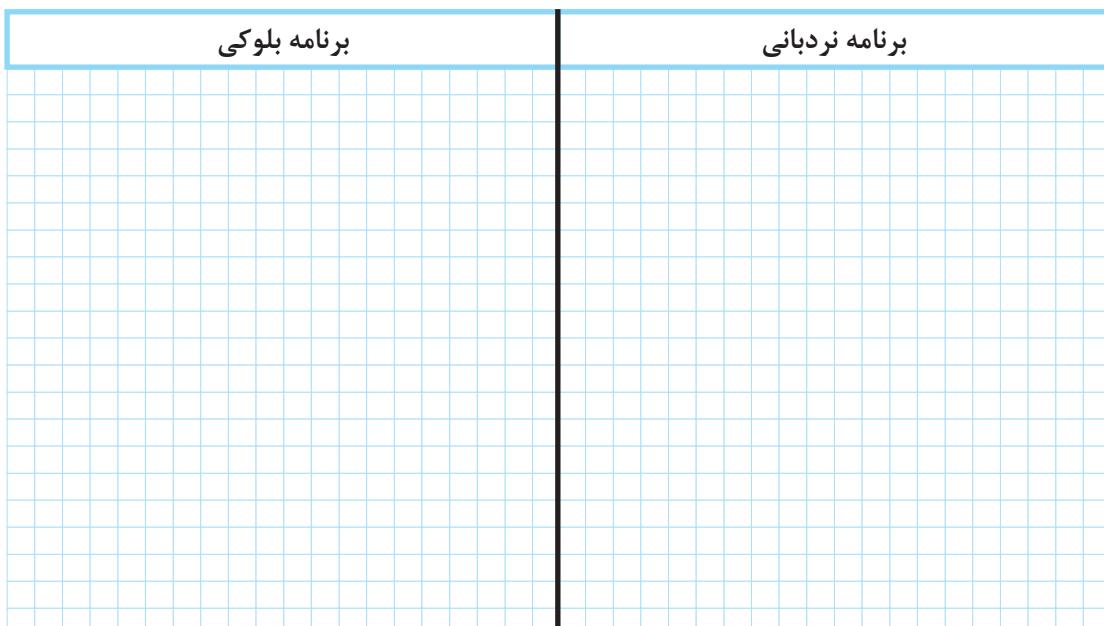

گام ۲: سیم کشی PLR را انجام دهید و آن را با رعایت نکات ایمنی به شبکه برق متصل نمایید.

گام ۳: برنامه نویسی PLR را انجام دهید و آن را آزمایش کنید.

گام ۴: سیم کشی قدرت را انجام دهید و با رعایت نکات ایمنی در حضور مربی خود آزمایش نمایید.



مدار راه اندازی موتور دالاندر از کند به تند در کار عملی قبل اشاره شد. در جدول ۱۶ مدار راه اندازی دالاندری مدنظر است که انتخاب دور در آن آزاد بوده اما تغییر سرعت از کند به تند یا برگشت به دور کند امکان پذیر نباشد. برنامه نرdbانی و بلوکی آن را ترسیم نمایید.

جدول ۱۶

جدول تخصیص ورودی و خروجی			سیم کشی PLR
نام قطعه	ورودی / اخراجی PLR	وظیفه در پیاده سازی با PLR	
S0	I1	خاموش کردن	
S1	I2	روشن کردن موتور کند $\rightarrow 0$	
S2	I3	تغییر حالت موتور تند $\rightarrow 0$	
KM1	Q1	کنتاکتور دور کند	
KM2	Q2	کنتاکتور اتصال کوتاه	
KM3	Q3	کنتاکتور برق رسان به دور تند	<pre> +24V --- I1 S0 --- I1 S1 --- I2 S2 --- I3 I2 --- KM1 I3 --- KM2 I3 --- KM3 Q1 --- KM2 Q2 --- KM2 Q3 --- KM3 -</pre>


برنامه بلوکی

برنامه نرdbانی

برنامه بلوکی	برنامه نرdbانی
--------------	----------------



هدف: کاربرد تابع شمارش‌گر رله قابل برنامه‌ریزی  
رله‌های قابل برنامه‌ریزی قابلیت تعیین خروجی یک تابع فقط به ازای چند بار فعال شدن یک ورودی را دارد. برای انجام این کار از تابع شمارش‌گر کمک گرفت. (شکل ۳۲)

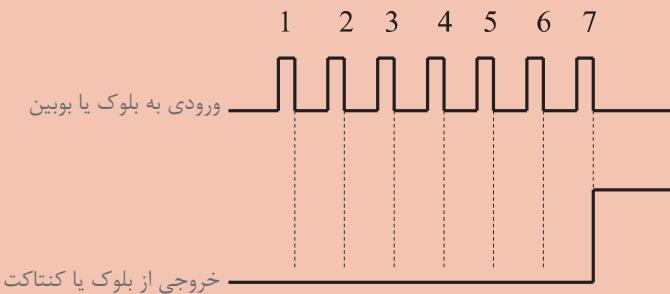


شکل ۳۲- نمودار تابع شمارش‌گر

تابع شمارش‌گر در روش نرdbانی شامل یک کناتاكت و یک بوبین بوده که با حرف C نشان داده می‌شود. بوبین شمارش‌گر توسط ورودی بعد از تعداد دفعات تنظیمی، فعال شده و کناتاكت خود را می‌بندد. یک شمارش‌گر خصوصیات اضافه دیگری نیز به شرح زیر دارد.


- ۱- اگر توسط یک ورودی دیگر تایمر Reset شود. خروجی خاموش شده و شمارش از صفر باید آغاز شود.
- ۲- اگر توسط ورودی دیگری تایمر فعال نگه داشته شود (Direction)، شمارش‌گر شمارش معکوس را شروع می‌کند.

همان‌طور که در شکل ۳۳ مشاهده می‌کنید در روش بلوکی پایه‌هایی برای اتصال ورودی برای Reset(R) و Dir(Direction) در نظر گرفته شده است. در روش نرdbانی نیز این موارد می‌تواند خصوصیتی باشند که به بوبین تایمر مثل RC1 برای Reset و DC1 برای Direction داده می‌شود.

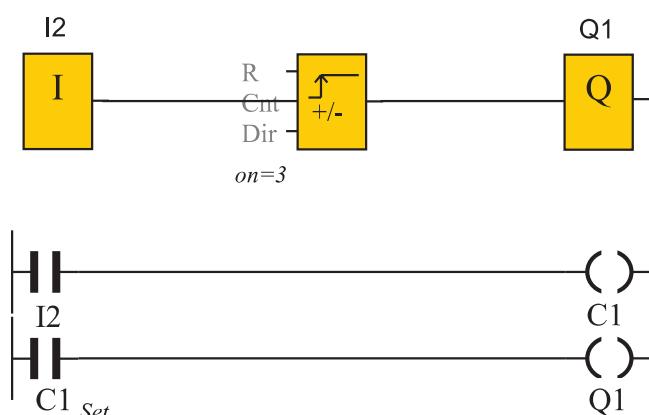

شکل ۳۳- نقشه نرdbانی مدار شمارش‌گر

مثال: قرار است توسط یک شمارش گر وضعیت ظرفیت یک پارکینگ را کنترل کنید. پارکینگ دارای ظرفیت ۱۵۰ وسیله نقلیه است به محض آنکه ظرفیت پارکینگ تکمیل شد، لامپ سیگنالی این موضوع را هشدار دهد. حل: برای این کار یک حسگر دیگری در محل ورود وسایل نقلیه به عنوان ورودی I1 و حسگر دیگری در محل خروج وسایل نقلیه به عنوان ورودی I2 قرار دهید. همچنین یک شستی برای Reset کردن شمارش گر استفاده کنید. شکل ۳۴ نقشه نرdbانی این مدار را در رایانه شبیه سازی کنید؟

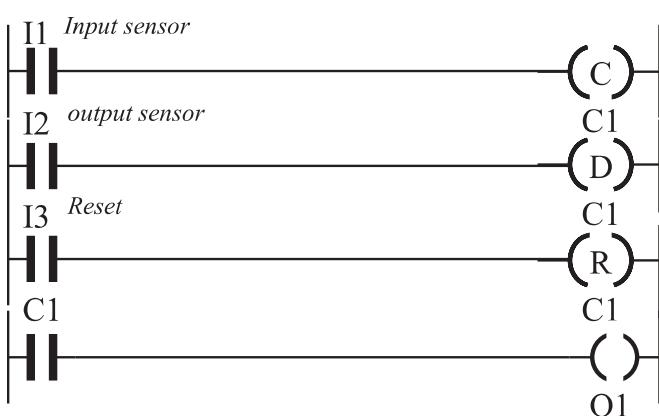

شکل ۳۴ - نقشه نرdbانی شمارش گر پارکینگ

#### کار عملی ۷



##### الف) دروازه صنعتی

هدف) کنترل حرکت یک دروازه صنعتی با استفاده از رله قابل برنامه ریزی


شرایط کار: شرکت ها، سالن های تولید و یا انبارها برای ورود و خروج وسایل نقلیه دروازه صنعتی به صورت زیر پیش بینی می کنند.

۱- در صورتی که دروازه بسته است یعنی لیمیت سویچ سمت باز شدن کامل دروازه (NC) در ورودی I5 عمل نکرده است، بتوان با زدن شستی (NO) در ورودی I1 دروازه را با حرکت ممتد کاملاً باز نمود یا توسط نگاه داشتن شستی (NO) در ورودی I3 دروازه را به صورت لحظه ای باز نمود. برای حرکت دروازه یک تأخیر ۵ ثانیه ای در نظر بگیرید.


۲- در صورتی که دروازه باز است یعنی لیمیت سویچ سمت بسته شدن کامل دروازه (NC) در ورودی I6 عمل نکرده است بتوان توسط زدن شستی (NO) I2 دروازه را با حرکت ممتد کاملاً بسته نمود یا توسط نگاه داشتن شستی (NO) در ورودی I4 دروازه را به صورت لحظه ای بسته نمود. برای حرکت دروازه یک تأخیر ۵ ثانیه ای در نظر بگیرید.

۳- یک حسگر فشار برای ایمنی روی دروازه کار گذاشته شده و به ورودی I7 با کن tact (NC) متصل است. تا در صورتی که چیزی بین درب گیر کرد حین بسته شدن توقف صورت گیرد تا هیچ آسیبی به اشخاص و اشیا مابین دروازه وارد نشود.

۴- یک چراغ برای هشدار قبل از حرکت (تأخیر ۵ ثانیه ای در بندهای قبل برای این منظور بوده) و در حین حرکت دروازه فعال شود در صورتی که دروازه فقط باز می شود و یا فقط بسته می شود.

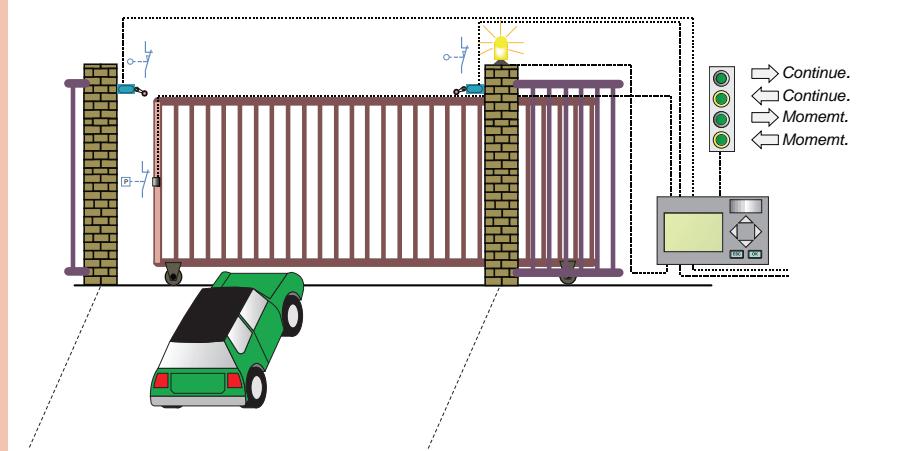

شكل ٢٥

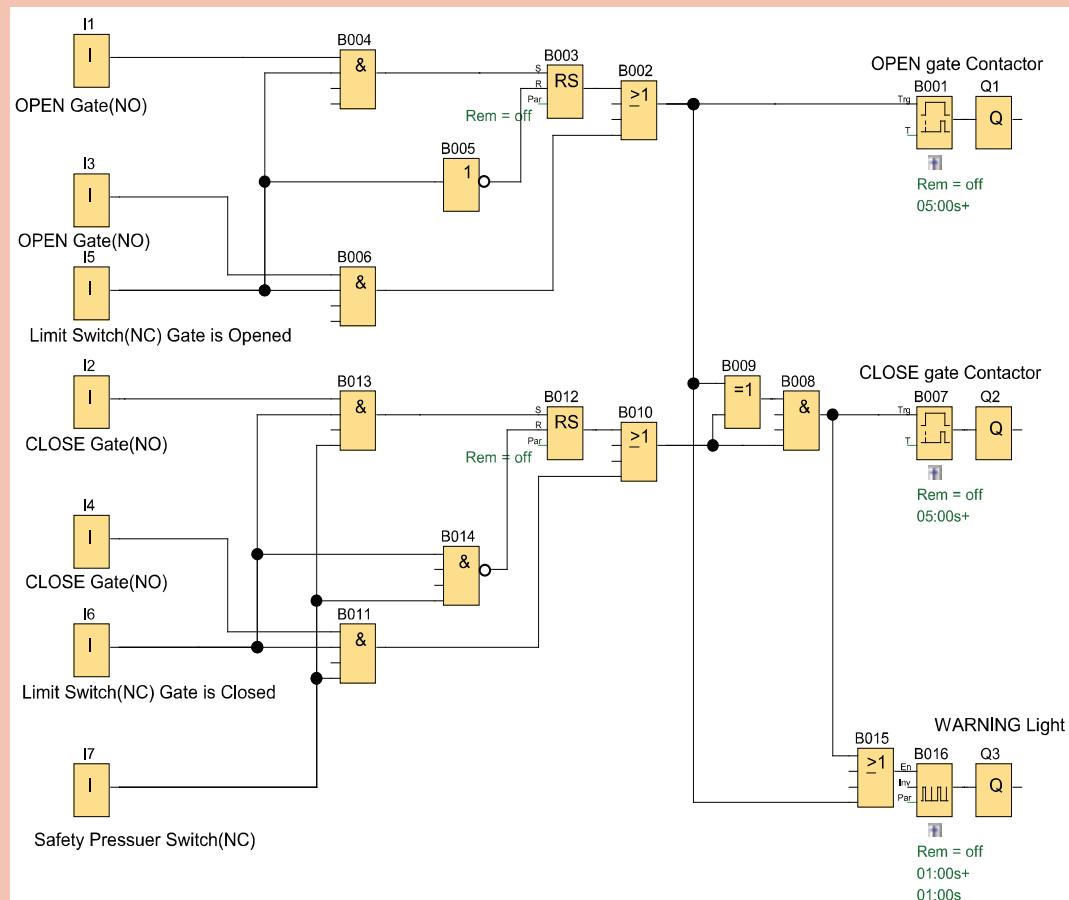

شكل ٢٦


### ب) سکوی بالابر

هدف: کنترل حرکت یک سکوی بالابر با استفاده از رله قابل برنامه‌ریزی

شرایط عملکرد این سکو به این شرح است:


- ۱- سکوی بالابری می‌تواند از طریق فرمان شستی‌ها به بالا یا پایین حرکت کند. شستی UP به I1 و شستی DOWN به I3 وصل شده است. وضعیت انتهای مسیر توسط کلیدهای محدود شناسایی می‌شود. کلید محدود کننده‌ای در I2 برای سکو در UP و کلید محدود کننده‌ای در I4 برای سکو در DOWN دیده شده است.
- ۲- سکو به محض رسیدن به وضعیت انتهای مسیر متوقف می‌شود و فقط می‌تواند در جهت مخالف حرکت کند. تغییر جهت از طریق شستی‌های متصل به ورودی I1 یا I3 انجام می‌شود.
- ۳- یک حسگر مجاورتی (اولتراسونیک) برای نظارت بر سطح سکو به I5 متصل شده است. اگر حسگرها یک مانع را شناسایی کنند، سکو متوقف می‌شود. در این حالت اگر شستی تغییر جهت بیش از ۱ ثانیه نگه داشته شود، می‌توان حرکت را به صورت دستی ادامه داد.
- ۴- اگر شستی STOP اضطراری در I6 فشار داده شود، سکوی متحرک فوراً متوقف می‌شود. در این حالت شستی‌های تغییر جهت نیز غیرفعال هستند پس فقط با رهاسازی STOP اضطراری می‌توان سکو را حرکت داد.
- ۵- حرکت سکو را می‌توان از طریق شستی STOP در I7 نیز متوقف کرد.
- ۶- در خروجی Q3 یک چراغ هشدار به عنوان نشانگر دیداری در نظر گرفته شده و هر گاه که سکو در حال حرکت به بالا یا پایین است فعال می‌شود.

با توجه به شرط ۱ و ۲ برای کار کردن، محدود کننده‌ها در ورودی‌های I2 و I3 باید تابع RS خود را کنند از طرفی با یک تابع XOR در مسیر Set با ورودی‌های I2 و I3 و نیز قرار گیرند تا فقط زمانی که آنها ۱ نیستند تابع RS بتواند توسط ۱ شدن ورودی مربوط Set شود از یک تایمر تأخیر در قطع ۵۰۰ msec. برای تأخیر قطع شستی‌ها پس از رها شدن استفاده شده است (شکل ۳۷)

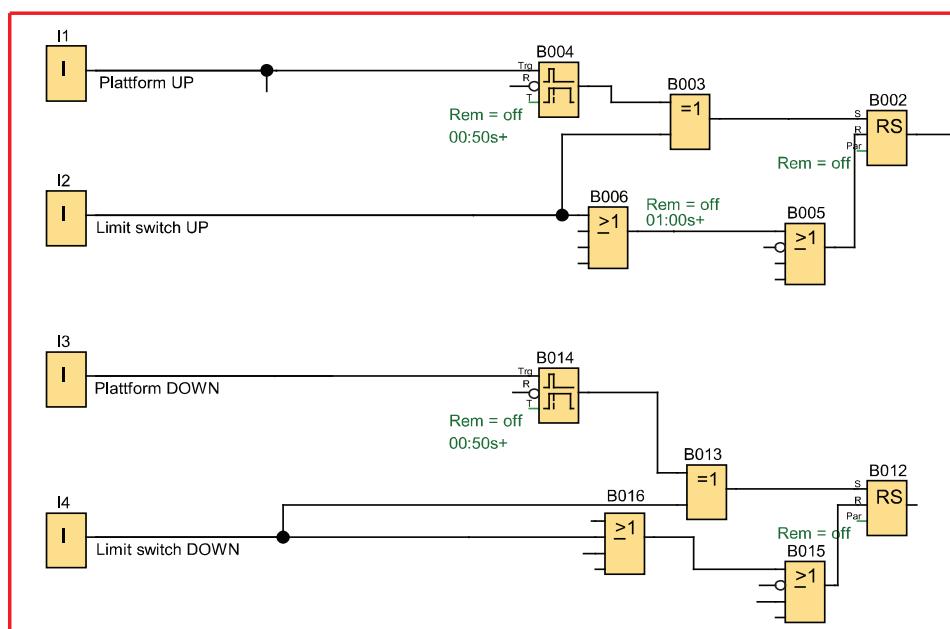


شکل ۳۷- نمودار بلوکی سکوی بالابر

با توجه به شرط ۳ روی سکو حسگری برای ورودی I5 تعییه شده است با فعال شدن این حسگر توسط حرکت سکو به سمت بالا، حسگر سکو را توسط Reset کردن خروجی Q1 متوقف می کند (با تایمر پالسی یک ثانیه) در این حالت هر یکی از ورودی های I1 یا I3 می توانند به صورت دستی سکو را با گذشت ۱ ثانیه مطابق شکل ۳۸ به حرکت درآورند.

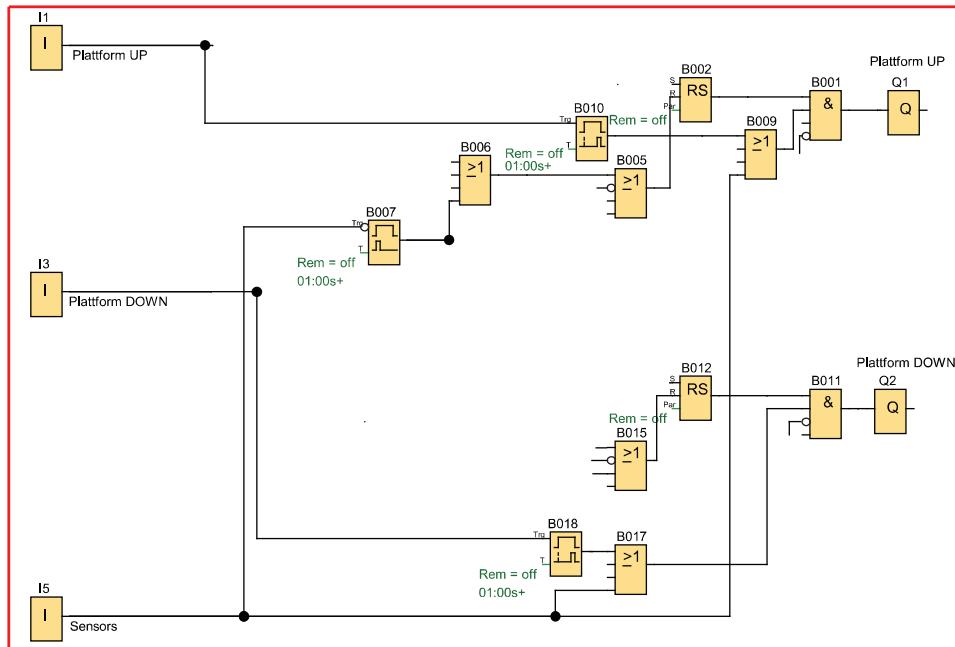


شکل ۳۸-اثر حسگر در توقف سکو

با توجه به شرط ۴ در ورودی I6 یک شستی Stop قارچی سیم کشی شده که با فعال شدن، خروجی ها را کرده و تایмер ورودی های I1 و I3 را نیز Reset می کند تا امکان به حرکت درآوردن مطابق شکل ۳۹ به هیچ عنوان وجود نداشته باشد.

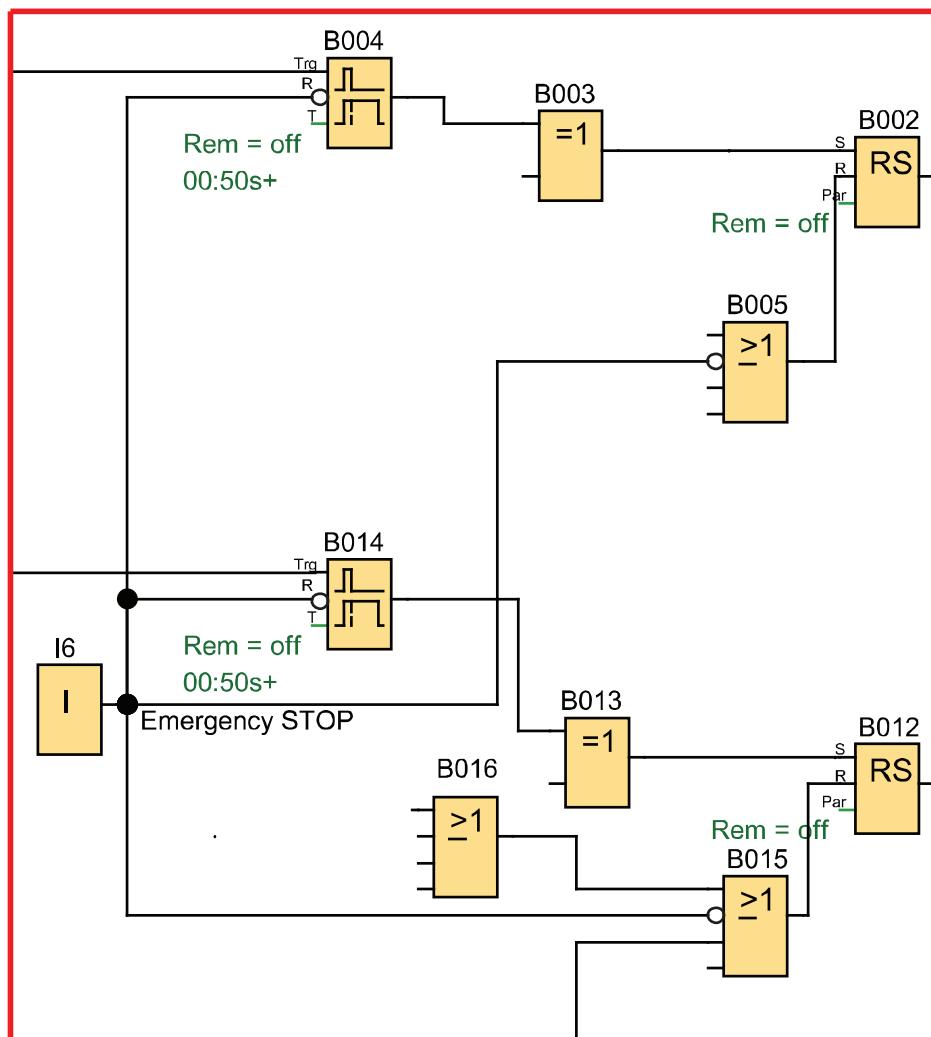


شکل ۳۹- نصب شستی (STOP) قارچی

در شرط ۵ توقف (STOP) مدار توسط یک شستی (با کنتاکت NO) صورت می‌گیرد که در ورودی I7 سیم‌کشی شده است این شستی در مسیر خروجی Q1 و Q2 در برنامه قرار گرفته است (شکل ۴۰).

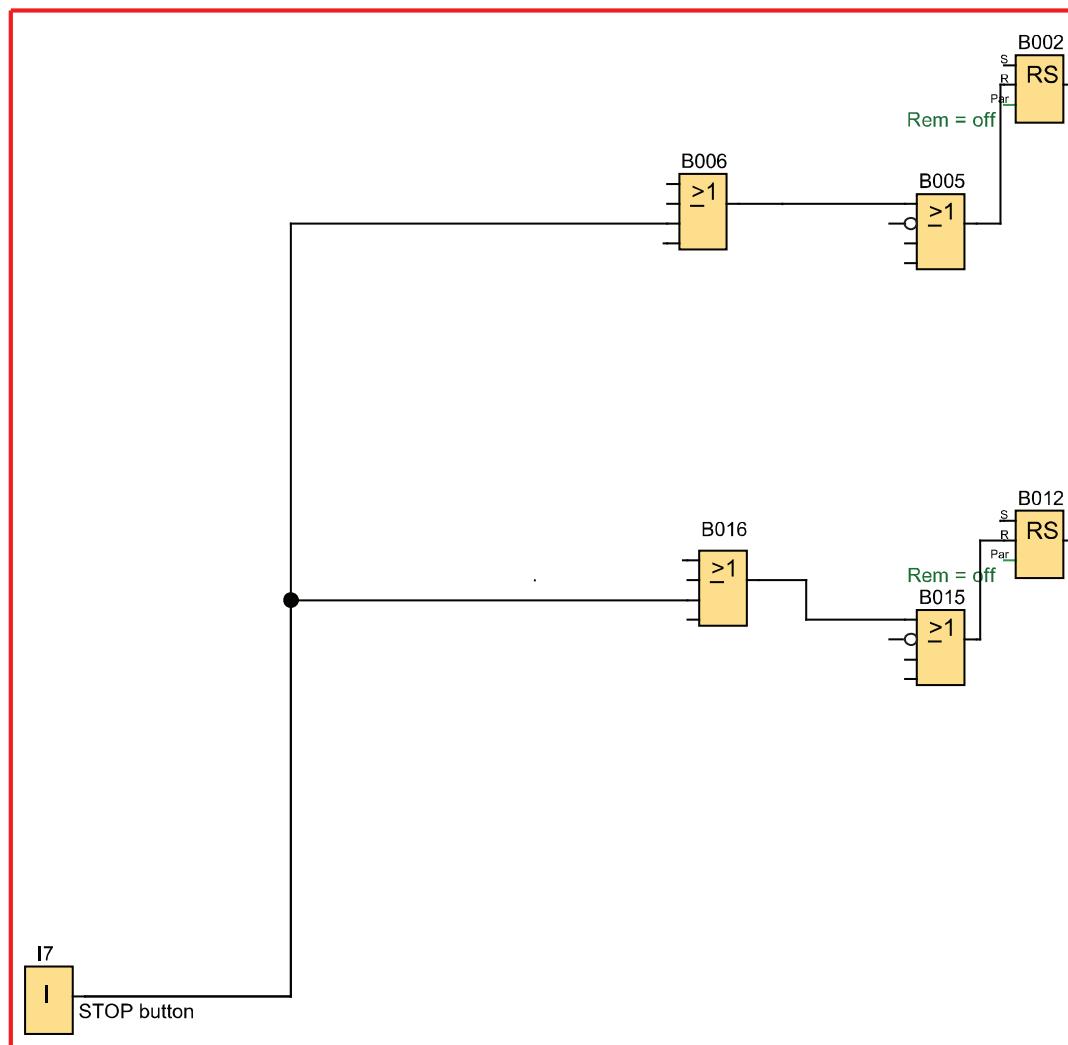


شکل ۴۰- نصب شستی NO در ورودی I7

برای شرط ۶ مدار در برنامه خروجی‌های Q1 یا Q2 باید یک چراغ سیگنال چشمکزن در Q3 را روشن کنند این کار توسط برنامه به صورت شکل ۴۱ اجرا می‌شود از طرف دیگر با توجه به اینکه مدار چپ‌گرد - راست‌گرد است پس در برنامه اینترلاک هم باید اعمال کنیم که به دو صورت این کار صورت گرفته که در برنامه قبل آمده اعمال شده است که در شکل ۴۲ می‌توان قسمت‌های مختلف این برنامه را با هم ملاحظه کرد.

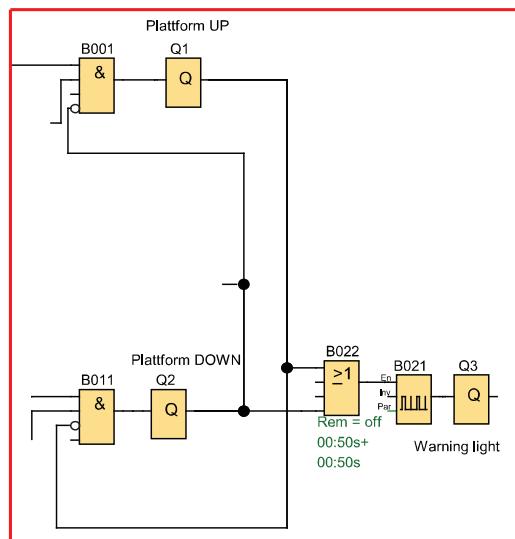

شکل ۴۱- نصب چراغ سیگنال چشمکزن در خروجی Q3

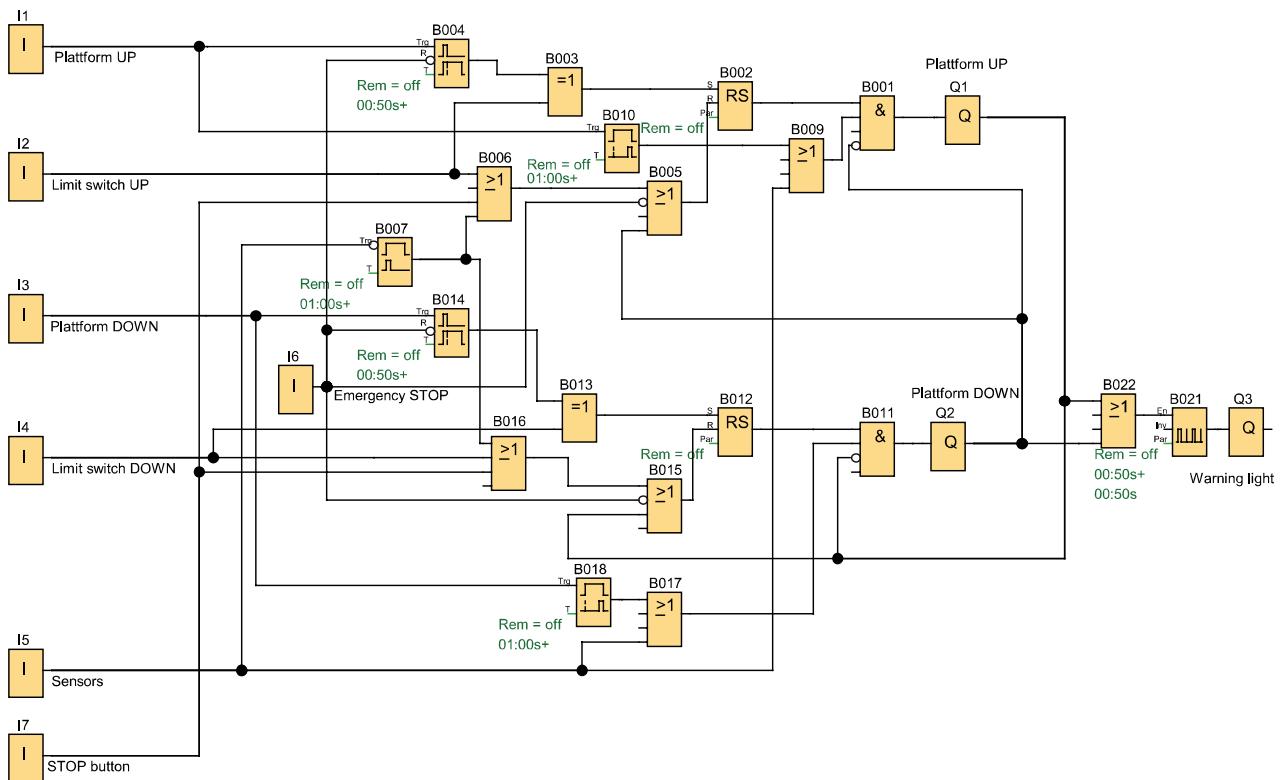

شکل ۴۲- برنامه کامل سکو بالابر

این برنامه را در نرم افزار رایانه ای رله قابل برنامه ریزی ترسیم کنید و آن را مطابق شرایط کار شبیه سازی کرده و ارائه دهید.

## ارزشیابی شایستگی رله‌های قابل برنامه‌ریزی در تأسیسات صنعتی

### شرح کار:

برنامه‌نویسی با تابع RS، متناسب با قطعات سیم‌کشی شده در ورودی‌ها رفع اشکالات پیش آمده برای راهاندازی موتورهای الکتریکی در برنامه‌نویسی، متناسب با قطعات سیم‌کشی شده در ورودی‌ها

خواندن برنامه و انتقال آن به رله قابل برنامه‌ریزی توسط دکمه یا نرمافزار و سیم‌کشی و اجرای راهاندازی به صورت سه فاز آزمایش مدارات تناوبی و پیاده‌سازی آن در رله‌های قابل برنامه‌ریزی و شبیه‌سازی

**استاندارد عملکرد:** کار با رله قابل برنامه‌ریزی و نرمافزار آن و اجرای سیم‌کشی آن  
**شاخص‌ها:**

تسلط افزودن تایمر برای رفع اشکال در برنامه‌نویسی با تابع RS نرdbانی و یا بلوکی برای راهاندازی در سه فاز رفع اشکال راهاندازی با تغییر سیم‌کشی و نصب قطعات متناسب با برنامه و نوشتن برنامه متناسب با قطعات سیم‌کشی شده کاربری نرمافزار، رسم مدارات و ویرایش آنها و انتقال و شبیه‌سازی و اجرای راهاندازی آن به صورت سه فاز

### شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: فضای مناسب - ابزار مناسب - مدت زمان متناسب با حجم کار  
ابزار و تجهیزات: ابزار عمومی سیم‌کشی برق - لپ تاپ یا PC - سرسیم - قطعات الکتریکی مدارات روشنایی مثل کلید، چراغ و شستی، رله قابل برنامه‌ریزی و کابل آن، لباس کار

### معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	برنامه‌نویسی با تابع RS و پیاده‌سازی راهاندازی‌های چپ‌گرد - راست‌گرد (کار عملی ۱ تا ۳)	۲	
۲	برنامه‌نویسی برای راهاندازی‌های ستاره مثبت و اجرای آن به صورت سه فاز (کار عملی ۴ و ۵)	۲	
۳	اجرای سایر مدارات تناوبی و پیاده‌سازی راهاندازی و اجرای شبیه‌سازی آنها (کار عملی ۶ و ۷)	۲	
شاخص‌های غیرفنی، اینمنی، بهداشت، توجهات زیست‌محیطی و نگرش:			
کسب اطلاعات کارتبیمی مستندسازی ویژگی شخصیتی			
میانگین نمرات			
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.			

## پودمان چهارم

### امکانات آنالوگ رله‌های قابل برنامه‌ریزی



## واحد یادگیری ۴

### آیا می‌دانید

- ۱- تفاوت سیستم‌های آنالوگ و دیجیتال چیست؟
- ۲- چگونه با استفاده از رله‌های قابل برنامه‌ریزی می‌توان کمیت‌هایی مانند دما و فشار را کنترل کرد؟
- ۳- یک سیستم کنترلی از چه اجزایی تشکیل شده است؟
- ۴- اهمیت کنترل کمیت‌هایی مانند دما، فشار و رطوبت در صنعت چیست؟

### استاندارد عملکرد

در پایان این پودمان هنرجویان قادر خواهند بود در قالب چند کار عملی کنترل کمیت‌های آنالوگ نظیر دما را توسط رله‌های قابل برنامه‌ریزی انجام دهند.

## مقدمه

کنترل کمیت‌هایی نظیر دما، فشار، سرعت و نظایر آنها در صنعت از اهمیت بالایی برخوردار است. به عنوان مثال کنترل دما و تهویه مناسب گلخانه‌ها و اماکن سریع‌سینه، سیلوهای نگهداری گندم و غلات، دمای آب داخل آکواریوم‌های بزرگ، اهمیت زیادی در عملکرد صحیح این سیستم‌ها دارد. با استفاده از رله‌های قابل برنامه‌ریزی و حسگرهای مخصوص می‌توان این متغیرها را کنترل کرد. در این پودمان کارهای عملی مناسب با کنترل بعضی از این متغیرها به کمک رله‌های قابل برنامه‌ریزی ارائه شده است.

## ۱-۴-مفهوم کنترل


کنترل به صورت کلی به معنی احاطه بر روی یک سیستم است. کنترل در صنعت معمولاً روی یک فرایند خاص اعمال می‌شود. فرایندهای خاص مانند تولید شمش فولاد در صنایع فلزی، تولید سیمان در صنایع عمران و ساختمان یا تولید لبندیات مانند پنیر و ماست در صنایع غذایی و نظایر آن می‌باشد. سیستم کنترل به صورت خیلی ساده شامل سه بخش می‌باشد:

- ۱- حسگر (سنسور)
- ۲- کنترلر
- ۳- عملگر

**۱-حسگر (سنسور):** همان بخش اندازه‌گیری کمیت‌های فیزیکی است، حسگر در اصل یک المان حساس به یک کمیت فیزیکی می‌باشد که نسبت به تغییرات آن کمیت از خود واکنش نشان می‌دهد، مانند حسگر دما، فشار، حجم و رطوبت. حسگرها معمولاً به دو دسته فعال و غیرفعال تقسیم می‌شوند. خروجی حسگرها بیشتر تغییرات مقاومتی است که باید طی فرایندی به سیگنال الکتریکی تبدیل شود. انواع حسگرهای موجود در صنعت مانند حسگر دما، فشار، حجم، صوت، نور، مجاورتی، وزن، تنش و غیره می‌باشند. در دسته‌بندی دیگر، حسگرها به دو دسته آنالوگ و دیجیتال دسته‌بندی می‌شوند.

**۲-کنترلر:** این قسمت بخش اصلی کنترل سیستم می‌باشد که از حسگر، اطلاعات را دریافت کرده و براساس تنظیمات داخلی خود عمل می‌نماید. در صنعت کنترلرهای زیادی وجود دارد که در این کتاب، رله قابل برنامه‌ریزی به عنوان یک کنترلر مورد بررسی قرار گرفته است.

**۳-عملگر:** عملگرها المان‌هایی هستند که در قسمت نهایی هر سیستم کنترلی قرار می‌گیرند و فرمان‌های ارسال شده از طریق کنترلر را انجام می‌دهند، عملگرهایی مانند رله، کنتاکتور، شیر برقی، موتور الکتریکی و نظایر آن در صنعت وجود دارند. در شکل ۱ نمونه‌ای از ارتباط ساده یک سیستم کنترل نشان داده شده است.

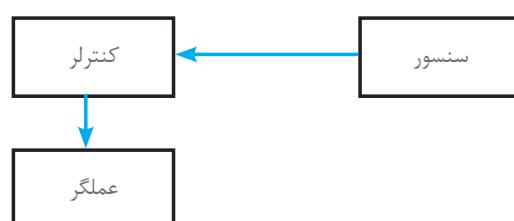

شکل ۱- ارتباط ساده‌ای از یک سیستم کنترل

## ۲-۴-دیجیتال و آنالوگ

مفهوم دیجیتال همیشه دو سطح ولتاژ را تداعی می‌کند که در مدارهای منطقی به دو سطح صفر و یک تعریف شده است. بنابراین تغییرات دیجیتال دارای دو حالت می‌باشد که حالت اول خاموش یا صفر منطقی است که در سیستم‌های کنترلی همان صفر ولت است و حالت روشن یا یک منطقی که ۲۴ ولت DC یا ۲۲۰ ولت AC است.

سیستم‌های آنالوگ دارای تغییرات پیوسته هستند و این تغییرات همانند دیجیتال به دو سطح مشخص محدود نمی‌شود. بیشتر کمیت‌های فیزیکی مانند دما، فشار، سرعت، حجم و مانند آن دارای تغییرات پیوسته هستند بنابراین، مشخصه سیستم‌های آنالوگ پیوستگی آنها می‌باشد این پیوستگی تغییرات در سیستم‌های کنترلی به صورت ولتاژ یا جریان نشان داده می‌شود.

برای کنترل کمیت‌هایی نظیر دما، فشار، سرعت و حجم ابتدا باید آن کمیت را اندازه‌گیری کرد و سپس آن را کنترل کرد. مثلاً برای کنترل و ثابت نگهداشتن دمای یک کوره، ابتدا باید دمای کوره را اندازه‌گیری کرد و سپس این مقدار اندازه‌گیری شده را با یک مقدار ثابت مقایسه کرد.

برای انجام این فرایند، ابتدا باید کمیت غیرالکتریکی را به سیگنال الکتریکی تبدیل کرد و در ادامه آن را کنترل کرد. تبدیل کمیت غیرالکتریکی به سیگنال الکتریکی مزیت‌هایی نظیر، انتقال ساده سیگنال از یک نقطه به نقطه دیگر با سیم و بدون سیم، سرعت انتقال بالا، اندازه‌گیری ساده، مقایسه با یک سیگنال مرجع و امکان اتصال به رایانه را به همراه دارد.

## ۳-۴-استاندارد سیستم‌های دیجیتال و آنالوگ

برای جلوگیری از تنوع دستگاه‌های اندازه‌گیری و دستگاه‌های کنترل، سیگنال‌های الکتریکی به صورت استاندارد تعریف می‌شود. استاندارد سیستم‌های دیجیتال دارای دو سطح منطقی است. عموماً برای ولتاژهای بین ۰ تا ۵ ولت سیستم، صفر منطقی و برای ولتاژهای ۱۹ تا ۲۴ ولت سیستم، یک منطقی در نظر گرفته می‌شود. ولتاژ تغذیه در مدارهای دیجیتال استاندارد و برابر ۲۴VDC می‌باشد.

سیستم‌های آنالوگ از نظر ورودی و خروجی دارای دو استاندارد جریانی و ولتاژی است. مقدار استاندارد ولتاژی تغییرات بین  $-10\text{~}+10\text{ VDC}$  و  $0\text{~}5\text{ VDC}$  می‌باشد.

و مقدار تغییرات جریانی آنالوگ به دو صورت  $0\text{~}20\text{ mA}$  و  $4\text{~}20\text{ mA}$  است. امروزه استاندارد ۴-۲۰mA استاندارد غالب در سیستم آنالوگ است (چرا؟)

## ۴-۴-ترانسdiyosr و ترانسمیتر

بعضی مواقع سیگنال‌های خروجی حسگرها، سیگنال‌های قابل مفهوم و دارای استانداردهای ذکر شده نیست یا اینکه حسگرها، براساس تغییراتی غیر از ولتاژ یا جریان (تغییرات مقاومتی) عمل می‌کنند. از این‌رو برای تبدیل این تغییرات به تغییرات استاندارد از یک مدار واسط یا ترانسdiyosr استفاده می‌شود تا که این متغیرها را به سیگنال‌های استاندارد تبدیل کند (شکل ۱).



شکل ۱- یک نمونه ترانسdiyosr

اگر خروجی ترانسdiyosr جریان  $4\text{--}20\text{ mA}$  باشد اصطلاحاً به آن خروجی ترانسمیتری گفته می‌شود به این علت که از این خروجی می‌توان در فواصل دورتر نیز استفاده کرد.

تحقیق کنید




در مورد عملکرد ترانسdiyosr و ترانسمیتر فرکانس و توان تحقیق کنید.

## ۴-۵- انواع حسگرهای آنالوگ

انواع حسگرهای آنالوگ شامل دما، فشار، حجم و نظایر آن است.

(الف) دما: دما یکی از مهم‌ترین کمیت‌های فیزیکی آنالوگ است. اندازه‌گیری این کمیت در صنعت بسیار مورد توجه است. به همین دلیل حسگرهای متنوعی برای اندازه‌گیری دما طراحی شده است از مهم‌ترین آنها آشکارسازهای مقاومتی دما (RTD) می‌باشد که حسگر PT100 یک نمونه از آن است. ترموموپل‌ها نیز برای اندازه‌گیری دما استفاده می‌شوند.

**۴-۵-۱ حسگر PT100:** این حسگر یک مقاومت اهمی از جنس پلاتین است که در صفر درجه سانتی‌گراد مقاومت اهمی  $100\ \Omega$  دارد و قابلیت اندازه‌گیری دما از  $-200^{\circ}\text{C}$  تا  $850^{\circ}\text{C}$  درجه سانتی‌گراد را دارد. این حسگر محدوده دمای اندازه‌گیری شده را به  $4\text{--}20\text{ mA}$  می‌آمپر تبدیل می‌کند (شکل ۲).

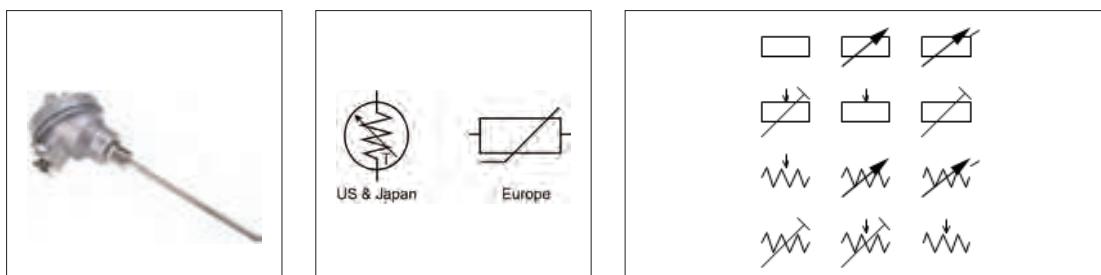

شکل ۲- حسگر PT100 و شمای فنی




## چرا از فلز پلاتین در ساخت حسگر PT100 استفاده شده است؟

این حسگر از دقت بالایی برخوردار بوده و برای اندازه‌گیری دمای محیط‌های خاص نظیر سیلوهای حبوبات کاربرد دارد. نحوه تبدیل دما به ولتاژ و شکل مدار آن در شکل ۳ نشان داده شده است.



شکل ۳- تبدیل دما به ولتاژ

**۴-۵-۲ اندازه‌گیری دما:** اهمیت اندازه‌گیری دما در صنعت و کنترل آن بیشتر مورد توجه است. به همین دلیل در بیشتر رله‌های قابل برنامه‌ریزی موجود در بازار یک کارت جانبی برای دریافت اطلاعات دمای محیط نصب شده است. این کارت دمای محیط را از طریق حسگر PT100 دریافت می‌کند و با استفاده از دستورالعمل‌های خاص آن را در رله قابل برنامه‌ریزی اندازه‌گیری می‌نماید. شکل ۴ نحوه اتصال حسگر دما به رله قابل برنامه‌ریزی برای کنترل دما را نشان می‌دهد.

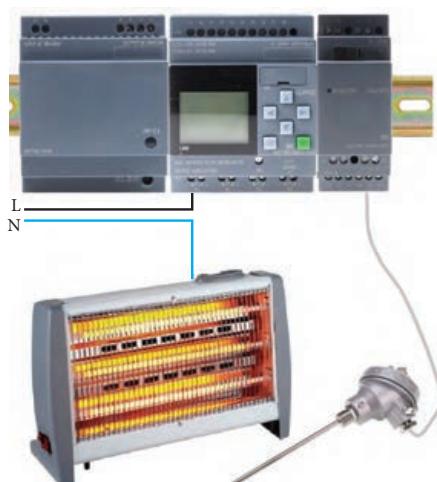

شکل ۴- اندازه‌گیری و کنترل دما با استفاده از رله قابل برنامه‌ریزی

**۴-۵-۳ ترموکوپل:** ترموکوپل یا زوج حرارتی از دیگر حسگرهای پرکاربرد دما در صنعت می‌باشد که در محدوده وسیع اندازه‌گیری مورد استفاده قرار می‌گیرد. این قطعه از دو فلز غیرهم‌جنس که به هم اتصال داده شده، تشکیل شده است از نوع ترموکوپل‌های موجود در صنعت نوع‌های J - L - K - S - R - B می‌باشد.

تذکر



برای اندازه‌گیری دما روش‌های دیگری نظیر صوتی یا مادون قرمز و یا تریستوری وجود دارد.

## ۶-۴-سایر حسگر(سنسور)های آنالوگ

از دیگر حسگرهای موجود می‌توان به حسگرهای فشار (هیدرولیک و پنوماتیک) حسگرهای وزن و نیز سرعت اشاره کرد.

تحقیق کنید



در مورد اصول عملکرد حسگرهای فشار و وزن تحقیق کنید.

**۶-۴-۱ اندازه‌گیری سایر کمیت‌های فیزیکی:** با توجه به اینکه متغیرهای دیگری غیر از دما نیز در صنعت وجود دارد (فشار، وزن). بنابراین نیاز به یک کارت آنالوگ جانبی همه منظوره نیز هست تا برای دریافت اطلاعات آنالوگ از حسگرهای محیطی و انتقال آن به رله مورد استفاده قرار گیرد. از این‌رو در رله‌های قابل برنامه‌ریزی این کار به دو صورت انجام می‌گیرد. روش اول استفاده از بعضی ورودی‌های دیجیتال رله قابل برنامه‌ریزی است که می‌توان در شرایط خاص از این ورودی‌ها به عنوان ورودی آنالوگ استفاده کرد یا یک کارت جانبی آنالوگ به صورت جداگانه در کنار رله قابل برنامه‌ریزی قرار داد (شکل ۵).



شکل ۶-اتصال حسگر PT100 به کارت دما



شکل ۵-کارت آنالوگ

این کارت آنالوگ بر اساس تنظیمات می‌تواند ورودی جریان  $4-20\text{mA}$  یا  $0-20\text{mA}$  و ورودی ولتاژ  $0-10\text{V}$  را از خروجی سنسورها دریافت نماید. کارت آنالوگ دارای خط تغذیه و کانال ورودی دمای مجزا است و می‌تواند دمای دو نقطه را به صورت مجزا اندازه‌گیری کند.

همچنین این کارت از طریق درگاه (پورت) جانبی به رله قابل برنامه‌ریزی متصل شده و با استفاده از دستورالعمل‌های مخصوص به خود اطلاعات حسگر را دریافت می‌کند. نحوه اتصال این حسگر به کارت در شکل ۶ نشان داده شده است.

## ۷-۴- مقیاس‌بندی کمیت‌ها

گاهی خروجی حسگرهایی که تحت استاندارد با مقدار واقعی کمیت‌های فیزیکی اندازه‌گیری شود و دچار انحراف اندازه‌گیری می‌شود مثلاً اگر دمای محیطی از صفر تا ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد متغیر باشد تغییرات خروجی ترانسمیتر جریانی از ۴mA تا ۲۰mA ایجاد می‌نماید. این تغییر هیچ واکنشی در کنترل کننده ایجاد نمی‌کند بنابراین باید این مقدار استاندارد شده ولتاژ یا جریان در رله قابل برنامه‌ریزی دوباره به مقدار واقعی کمیت فیزیکی تبدیل شود این کار از طریق مقیاس‌بندی انجام می‌شود. با توجه به مقدار ورودی دستور  $Ax$  به صورت زیر تعریف می‌شود.

$$A = (Ax \times \text{Gain}) + \text{انحراف}$$

$$\text{Gain} = (\max_{\text{sensor}} - \min_{\text{sensor}})(\max_{\text{norm}} - \min_{\text{norm}})$$

$$\text{Offset} = \min_{\text{sensor}} - (\text{Gain} \times \min_{\text{sensor}})$$

این دستور آنالوگ آمپلی‌فایر (تقویت‌کننده) یا *Analoge Amplifire* نامیده می‌شود و نحوه تنظیم این تقویت‌کننده‌ی به این صورت است:

ابتدا در تنظیمات *Analoge Amplifire* مقدار حساسیت انتخاب می‌شود. انتخاب حسگر به نوع حسگر ورودی ۰-۱۰۰mA یا ۴-۲۰mA بستگی دارد. از طرفی در قسمت محدوده اندازه‌گیری (measurement range) نیز می‌توان بازه تغییرات کمیت فیزیکی را تنظیم کرد. مثلاً اگر ورودی حسگر ۰~۱۰۰mA باشد و قرار باشد که تغییرات از ۵۰ تا ۲۰۰ درجه تغییر کند می‌توان این گزینه را مقدار ۵۰ برای کمینه (Minimum) تا ۲۰۰ برای بیشینه (Maximum) تنظیم کرد. در این صورت مقدار بهره (Gain) و خطای خودبه‌خود تنظیم می‌شود. در صورتی که PT100 موجود باشد تنظیمات به صورت پیش‌فرض قرار می‌گیرد.

$$\begin{cases} \text{Gain} = (200 - (-50)) / (100 - 0) = 0 / 25 \\ \text{offset} = -50 - (0 / 25 \times 0) = -50 \end{cases}$$

کار عملی ۱




### شبیه‌سازی دو مقدار آنالوگ

**هدف:** شبیه‌سازی اندازه‌گیری و مقایسه دو کمیت آنالوگ و صدور فرمان توسط رایانه در صورت اختلاف آنها


**شرح کار عملی:** این شبیه‌سازی با استفاده از دستورات AI انجام می‌شود. برای دریافت مقدار آنالوگ از ورودی رله قابل برنامه‌ریزی، گزینه Analog Comparator برای مقایسه دو مقدار آنالوگ ایجاد شده است و دو مقدار آنالوگ را که هر دو حسگرها اندازه‌گیری کرده‌اند از ورودی دریافت کرده و با هم مقایسه می‌کند. در صورتی که این دو مقدار از لحاظ عددی با هم اختلاف داشته‌ند خروجی G1 را روشن و خاموش کنید.

برای انجام این کار فقط دسترسی به رایانه و نرم‌افزار رله قابل برنامه‌ریزی ضرورت دارد. پس از باز کردن برنامه و انتخاب گزینه New و کلیک بر روی گزینه بلوکی FBD وارد محیط برنامه‌نویسی شوید و در قسمت کتابخانه دستورات از زیر شاخه Analog Input (دومین شاخه از دستورات) طبق شکل ۷ دستور Analog Input را کلیک کنید.

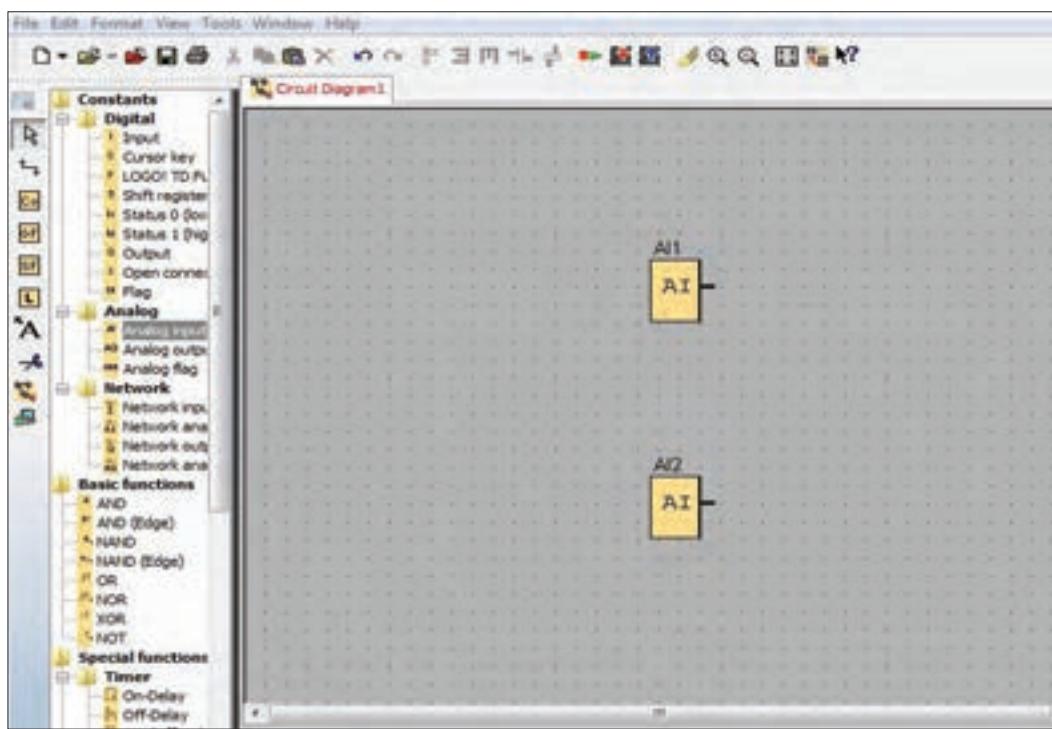

شکل ۷- دستور ورودی آنالوگ

سپس ورودی را در صفحه قرار داده و دو بار کلیک کنید. یکبار برای ورودی AI1 و با کلیک در جای دیگر برنامه، AI2 وارد کنید. سپس در زیرشاخه Analog دوم طبق شکل ۸ گزینه Analog Amplifier و Analog Comparator را در صفحه قرار دهید و در ادامه خروجی را به G1 متصل کنید.

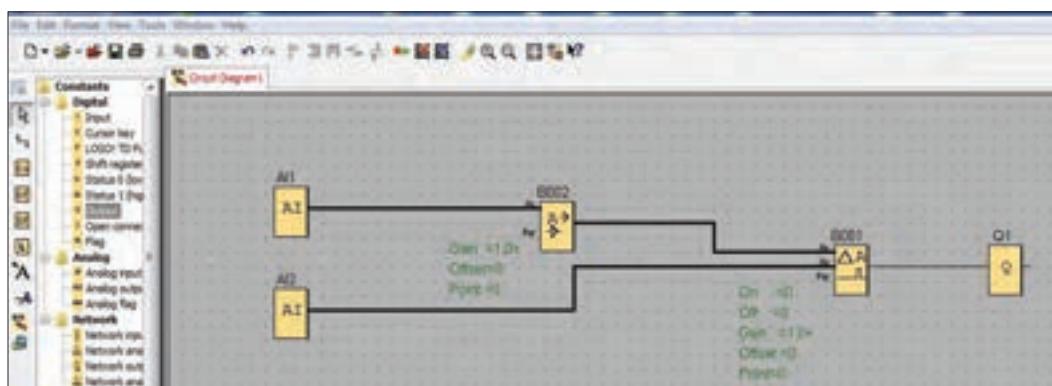


شکل ۸- تعریف ورودی‌های آنالوگ در برنامه

### شبیه‌سازی دو مقدار آنالوگ

**هدف:** شبیه‌سازی اندازه‌گیری و مقایسه دو کمیت آنالوگ و صدور فرمان توسط رایانه در صورت اختلاف آنها



در این مرحله طبق شکل ۹ سیم‌بندی را انجام داده و اتصالات را برقار کرده و برنامه را مرتب کنید. توجه داشته باشید تنظیمات داخلی را برای Analog Comparator و Analog Amplifier انجام دهید. تنظیمات Analog Amplifier بر روی حسگر PT100 قرار می‌گیرد واحد دما (Unit) را نیز همان سیلسیوس (Celsius) تعریف کرده و میزان دقت (Resolution) را هم می‌توانید X1 یا ۰.۱ XO تنظیم کنید. مقدار Analog Comparator را در ورودی می‌توانید هر گزینه‌ای انتخاب کنید. چون قبلًا گزینه Analog Comparator را انتخاب کرده‌اید در این قسمت از گزینه NO Sensor استفاده کنید. در قسمت Parameter Gain و Sensor را انتخاب کرده‌اید در این قسمت از گزینه NO Sensor استفاده کنید. در قسمت Offset همان مقدار پیش‌فرض قابل قبول است. در قسمت Threshold برای مقدار روشن شدن (on) صفر و برای خاموش شدن (off) مقدار ۳۰۰ را انتخاب کنید. با اتمام تنظیمات گزینه شبیه‌سازی (Simulation) را انتخاب و شبیه‌سازی برنامه را دنبال کنید.

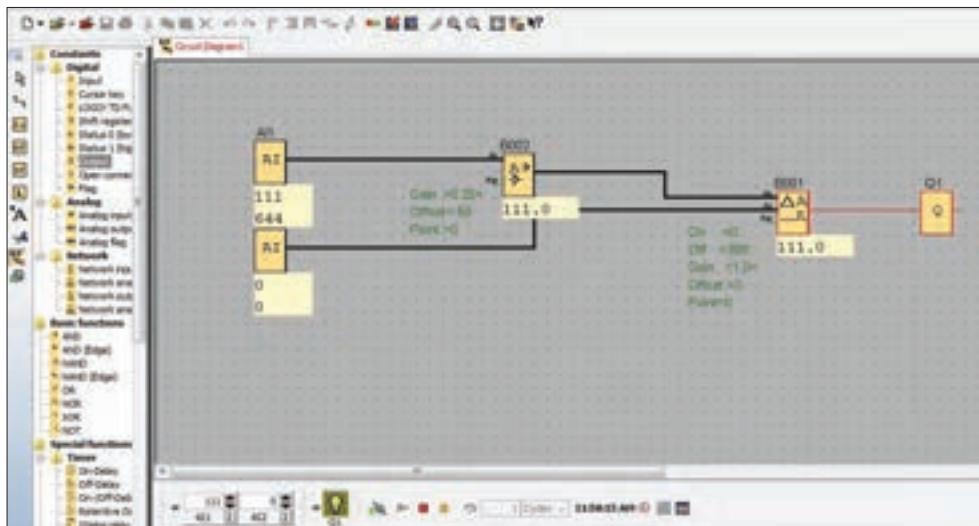


شکل ۹- تنظیمات برنامه

فعالیت



پس از انجام کار عملی صفحهٔ قبل می‌توانید شکل ۱۰ را تحلیل کرده و آن را توضیح دهید.

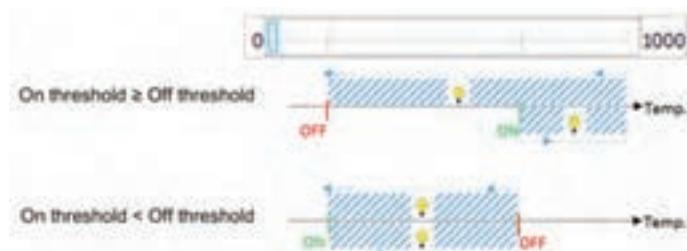


شکل ۱۰


### هدف: کنترل دما

- برنامه‌ای بنویسید که در آن با تغییر دما وضعیت خروجی آن به صورت زیر تغییر نماید به این صورت که اگر دمای محیط بین ۱۵ تا ۲۲ درجه بود لامپ ۱ و اگر دمای محیط ۱۶ تا ۲۲ درجه بود لامپ ۲ و اگر بیشتر از ۲۵ درجه بود لامپ ۳ روشن شود (شکل ۱۱)

۲- در صورتی که در کار قبلی مقدار دما بیشتر از ۲۰ ۳۰ ثانیه روی درجه بود روی نمایشگر پیغام HAZARD نشان داده شود (شکل ۱۲).

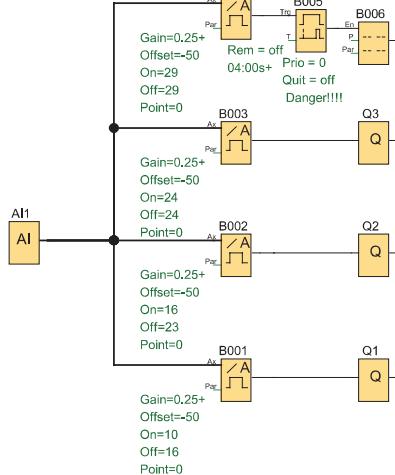


شکل ۱۲- کنترل دما با نمایشگر پیغام HAZARD

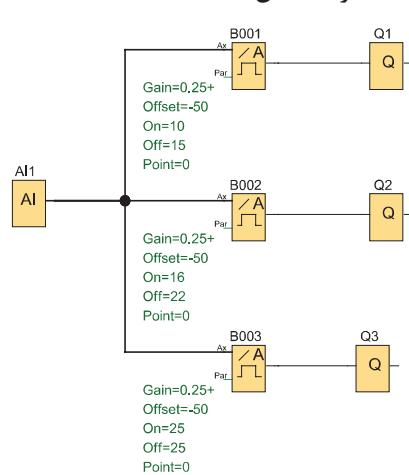

شکل ۱۱- کنترل دما با نمایشگر لامپ

۳- قرار است دمای یک محیط را با روشن و خاموش کردن ۳ رادیاتور کنترل کنید. هرچه تعداد رادیاتورهای فعال بیشتر باشد گرمایی بیشتری تولید سیستم شود. با روشن شدن سیستم گرمایشی توسط کلید (S1) Start، چراغ H1 نیز روشن می شود رادیاتورها با افزایش یا کاهش گرمایی مورد نیاز از پتانسیومتر که ۱ ورودی آنالوگ به PLR می دهد و در آن  $10\% - 100\%$  معادل  $0 - 10V$  می باشد میزان گرمایی مورد نیاز را نشان می دهد و باز و بسته شدن شیرهای Y1 تا Y3 روشن و خاموش می شوند. با فشردن کلید Stop (S0) سیستم گرمایش به طور کامل با بسته شدن شیرهای Y1 تا Y3 خاموش می شود (شکل ۱۳).

درصد گرمایش مورد نیاز	۳۰٪ تا	۷۰٪ تا	بیش از ۷۰٪
تعداد رادیاتور مورد نیاز	۱ رادیاتور	۲ رادیاتور	۳ رادیاتور

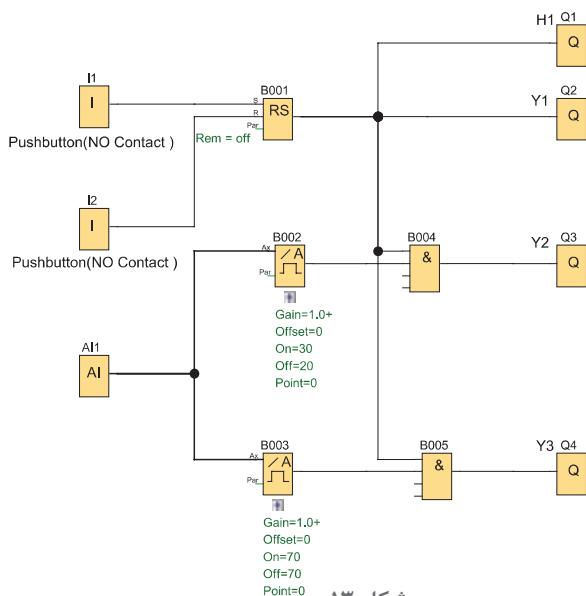

شکل ۱۳



## کنترل دمای آکواریوم با حسگر


هدف: کنترل دمای آکواریوم از طریق PT100 با یک مقدار ثابت

با استفاده از یک رله قابل برنامه‌ریزی و کارت جانبی دما (RTD) دمای آب داخل آکواریوم را به صورت ساده کنترل کنید (فرض بر این است که دمای آکواریوم خنک می‌شود و باید فقط گرم نگه داشته شود. به این حالت در کنترل دما اصطلاحاً گرم کردن Heating گفته می‌شود)

### وسایل مورد نیاز:

- کابل برنامه (پورت سریال) قابل برنامه‌ریزی
- رله قابل برنامه‌ریزی
- ابزار مورد نیاز
- کابل جانبی
- پیچ گوشتی - سیم چین - سیم لخت و ابزار سیم‌کشی برق ساختمان
- حسگرهای (PT100)
- منبع تغذیه ۲۴VDC
- المنت حرارتی
- آکواریوم با آب سرد


شرح کار عملی: ابتدا طبق نقشه سیم‌بندی مدار را مطابق شکل ۱۴ به صورت کامل انجام دهید و خروجی  $Q_1$  را برای روشن و خاموش کردن المنت حرارتی در نظر بگیرید و در صورتی که سخت‌افزار ورودی آنالوگ نداشته باشد مانند مدل 230RC ورودی آنالوگ شما که به آن متصل است AI1 خواهد بود. اگر سخت‌افزار با تغذیه ۲۴ ولت داشته باشد ورودی‌های آنالوگ I7 و I8 باشد، شماره ورودی ۰ PT100 تغییر خواهد کرد.

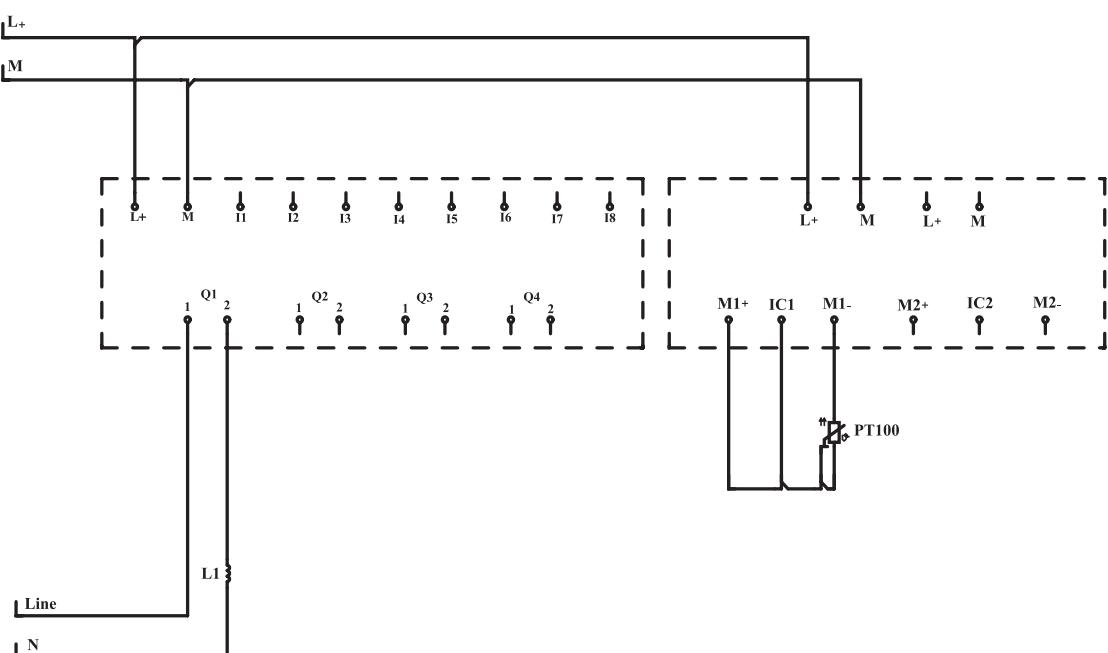

شکل ۱۴- نقشه سیم‌بندی

تنظیمات را به نحوی در نظر بگیرید که با پایین آمدن دمای آب زیر ۱۰ درجه سانتی‌گراد، المنت حرارتی روشن شود تا دمای آب گرمتر شود. در این مرحله بالا رفتن دمای آب از حد ۴۰ درجه سانتی‌گراد، دوباره المنت حرارتی خاموش می‌شود و بدین ترتیب دما در محدوده ۱۵ درجه سانتی‌گراد باقی می‌ماند. برای انجام تنظیمات برنامه نرم‌افزار را باز کنید و از گزینه New File بر روی FBD (Diagram Block Function) کلیک کرده و وارد محیط برنامه‌نویسی شوید.

در محیط برنامه‌نویسی ابتدا از شاخه Analog دستور AI را روی صفحه برنامه قرار دهید و آن را بر روی AI1 تنظیم کنید (اگر برای اولین بار این دستور را در صفحه قرار می‌دهید به صورت پیش روی AI1 تنظیم است) سپس دستور Analog threshold trigger را در صفحه قرار داده و طبق شکل ۱۵ ورودی حسگر (Sensor) را بر روی PT100 قرار داده و در قسمت UNIT گزینه Celsius را انتخاب کرده و مقدار دقت (Resolution) را بر روی X1 قرار دهید. در قسمت threshold گزینه ON را روی ۴۰ و گزینه off را بر روی ۱۰ تنظیم کنید و سپس دکمه OK را کلیک کرده و از تنظیمات بیرون بیایید. اکنون برنامه را به رله online قابل برنامه‌ریزی منتقل کنید و با فشردن دکمه تست بر خط (Online Test) از طریق رایانه با رله مرتبط شوید. در این حالت هر تغییری را در برنامه مشاهده می‌نمایید.

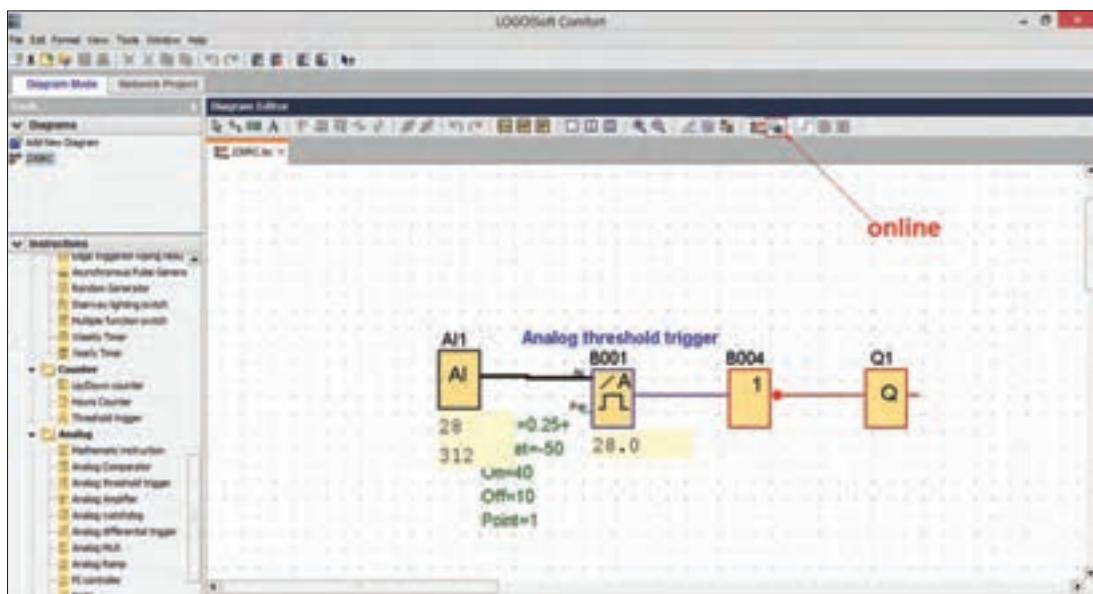

شکل ۱۵- برنامه‌نویسی

با کاهش دما به زیر ۱۰ درجه سانتی گراد خروجی رله قابل برنامه ریزی فعال شده و المنت حرارتی روشن می شود و با بالا رفتن دما از ۴۰ درجه سانتی گراد خروجی رله قابل برنامه ریزی خاموش می شود و بدین ترتیب دما در حدود ۱۰-۴۰ درجه سانتی گراد باقی می ماند.

جای مقادیر ۱۰ و ۴۰ را در تنظیمات برنامه به لحاظ ON و Off عوض کنید چه تغییری در کار مدار حاصل می شود (از شکل ۱۰ کمک بگیرید)

فعالیت



### کنترل دمای گلخانه

● هدف: کنترل دمای گلخانه با استفاده از دو هوакش (استفاده از تایمر برای هوакش تهویه دوم) با استفاده از یک رله قابل برنامه ریزی و کلید روشن و خاموش، دمای گلخانه را با استفاده از دو هوакش کنترل نمایید به نحوی که با افزایش دما هوакش های گلخانه روشن شود و با تهویه مناسب دما را پایین بیاورد.

کار عملی ۴




#### ● وسایل مورد نیاز:

- رله قابل برنامه ریزی
  - منبع تغذیه ۲۴V DC
  - کارت جانبی
  - شیستی با کن tact نرمال باز دو عدد
  - حسگر دما
  - دو هوакش تک فاز
- ابزار مورد نیاز:
- سیم افشار نمره ۱/۵


شرح کار عملی: در این کار عملی با فشار دکمه شروع (Start) حسگر دما، دمای محیط را حس کرده و در صورت بالا بودن دما از دمای تنظیم شده (set Point) ابتدا هوакش اول روشن می شود و اگر دما پایین نیامد پس از مدت زمان ۵ دقیقه هوакش دوم وارد مدار می شود و سیستم با دو هوакش کار می کند تا وقتی که دما دوباره به زیر دمای تنظیم شده برسد که در این وضعیت هر دو هوакش یا اگر یک هوакش روشن بود همان هوакش خاموش می شود.

مراحل انجام کار: ابتدا کارت جانبی دما را به رله قابل برنامه ریزی متصل کرده و طبق نقشه سیم بندی را انجام دهید (شکل ۱۶). سپس به سراغ نرم افزار رفته و با باز کردن نرم افزار رله قابل برنامه ریزی و انتخاب دکمه file و کلیک بر روی New و انتخاب FBD وارد برنامه شوید سپس برنامه را مطابق شکل صفحه بعد تنظیم و اجرا نمایید.

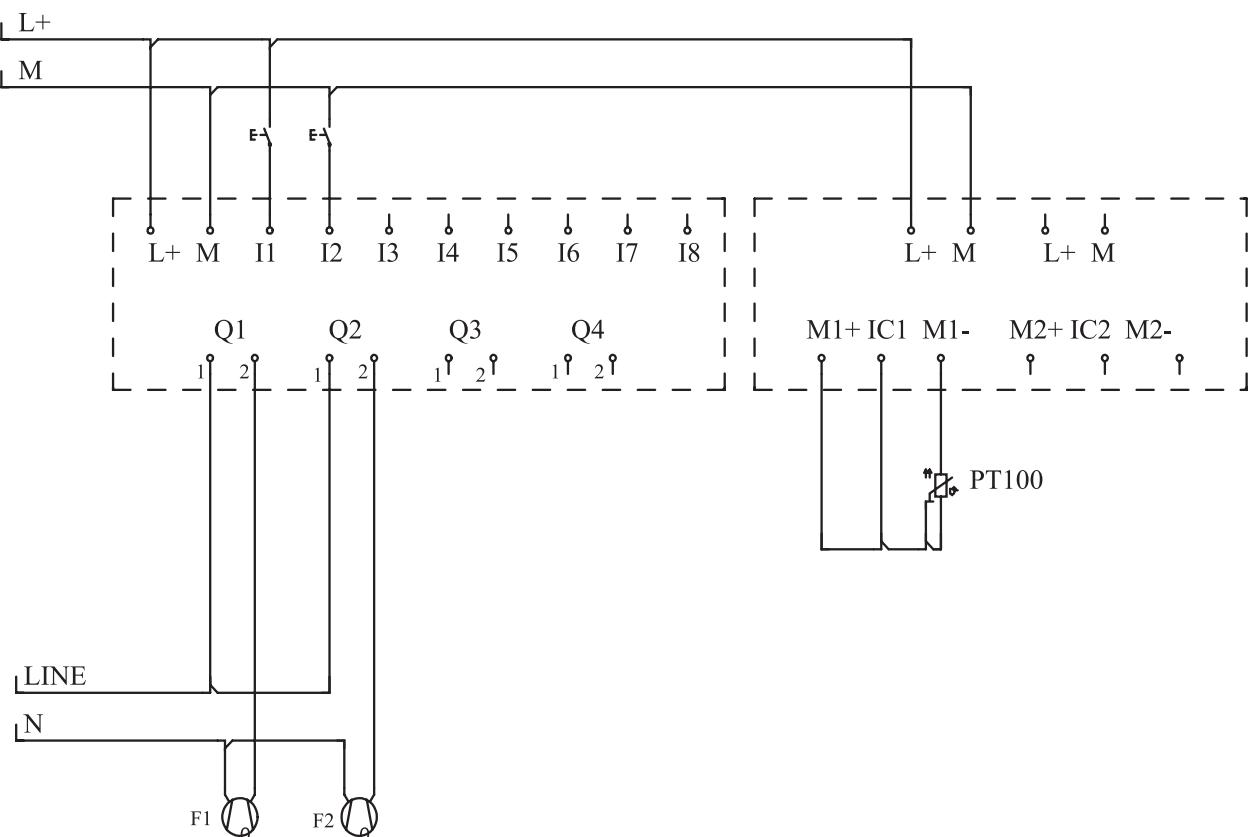

شکل ۱۶- نقشه سیم کشی تهویه

مطابق شکل ۱۶ ابتدا، (RS) Latching Relay برنامه یا مرحله روشن و خاموش کردن مدار را ایجاد نماید. به این ترتیب که ورودی I1 را برای استارت و ورودی I2 را برای استاپ در نظر بگیرید. سپس از گزینه Analog دستور AI را در صفحه ایجاد کرده و در ادامه Analog Amplifier را در جلوی AI قرار دهید. برای تنظیمات، sensor بر روی  ${}^{\circ}\text{C}$  و unit Celsius را روی Resolution تنظیم کنید و با انتخاب دکمه ok خارج شوید و سپس دستور العمل Analog Comparator را فعال کنید و گزینه sensor را روی No sensor و قسمت Parameter را به صورت پیشفرض تبدیل کرده و در قسمت threshold مقدار Off را روی ۱۸ تعیین کرده و مقدار on را بر روی ۲۰ تنظیم نمایید. سپس دستور العمل And را تعریف کنید و خروجی Analog Comparator و Latching Relay را به آن وصل کنید و خروجی And را به Q1 متصل کنید. یک تایмер در ON Delay صفحه قرار داده و از همان خروجی And را به تایmer متصل کنید. در تنظیمات تایمر را بر روی Minute قرار داده و در قسمت چپ عدد ۵ را وارد کنید این کار باعث ایجاد تأخیر ۵ دقیقه‌ای می‌شود. سپس خروجی تایمر را به Q2 وصل کنید. Q2 به هوکش دوم وصل شده است. اکنون برنامه را به رله قابل برنامه ریزی منتقل کرده و آن را مورد آزمایش قرار دهید. (شکل ۱۷).

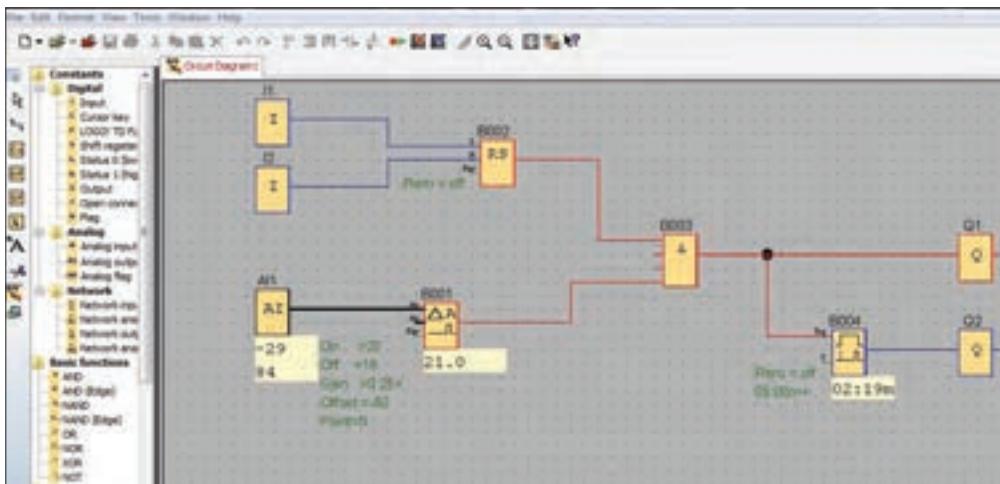

شکل ۱۷- برنامه‌نویسی تهويه با استفاده از هواکش

## کار عملی ۵



**هدف:** کنترل دمای داخل یک اتاق با تعقیب دمای بیرون از اتاق به کمک دو حسگر.

**شرح کار:** در این برنامه با استفاده از دو حسگر و دستور Analog Comparator در صورتی که اختلاف دمای دو ورودی دما (دو حسگر) از  $4^{\circ}\text{C}$  درجه بزرگ‌تر شود خروجی  $Q_1$  روشن و در صورتی که اختلاف دما صفر شود خروجی  $Q_1$  خاموش می‌شود. در یک تناسب معکوس دمای اتاق با دمای خارج کنترل می‌شود یعنی اگر بیرون سرد شود داخل گرم‌تر شده و به عکس زمانی که دمای خارج صفر است دمای اتاق را معادل  $50^{\circ}\text{C}$  در نظر می‌گیریم. برای این منظور از Analog Amplifier سومی با  $\text{offset} = 50$  استفاده می‌شود که مبنای طراحی برای نقطه شروع کار حسگرهاست.

### وسایل مورد نیاز:

- رله قابل برنامه‌ریزی
- کارت جانبی
- دو عدد حسگر دما
- المنت حرارتی
- منبع تغذیه  $24V\text{ DC}$


### ابزار مورد نیاز:

- پیچ‌گوشتی، سیم‌چین، سیم لخت‌کن و ابزار سیم‌کشی برق ساختمان
- سیم نمره  $1/5$

**مراحل انجام کار:** ابتدا اتصالات و سیم‌بندی رله قابل برنامه‌ریزی به حسگرهای دما و المنت حرارتی را با دققت انجام دهید.


سپس وارد محیط نرم‌افزار شده و از منوی file گزینه New را کلیک کنید. سپس وارد صفحه برنامه‌نویسی شده و از قسمت دستورالعمل‌ها از شاخه Analog دستورالعمل AI را وارد صفحه کرده و دوبار در

قسمت های مختلف کلیک کنید تا AI1، AI2 ساخته شود. دوباره در قسمت Analog دستور العمل Analog Amplifier را وارد صفحه کرده و دوبار کلیک کنید تا دو عدد دستور Analog Amplifier ساخته شود. سپس وارد تنظیمات هر دو حسگر شده و در قسمت sensor گزینه PT<sub>100</sub> را تنظیم کنید و در قسمت Resolution گزینه celsiuc و در قسمت X1 را برابر هر دو تنظیم نمایید و از خروجی AI1 به اولی و از خروجی AI2 به دومی وصل کنید سپس برای اولی یک Analog Amplifier دیگر اضافه کرده و ورودی آن را روی AI2 و با ۱ = Gain و ۰ = Offset تنظیم کنید سپس یک Analog Amplifier را به ورودی آن وصل نمایید (شکل ۱۸). در Analog Comparator ورودی را روی No sensor با گین یک و ۰ = Offset تنظیم کنید. در بخش threshold قسمت on را روی عدد ۴ و قسمت off را روی صفر تنظیم کنید و خروجی Comparator را به Q1 وصل کنید. حالا برنامه را به رله قابل برنامه ریزی منتقل کنید و شروع به آزمایش نمایید.

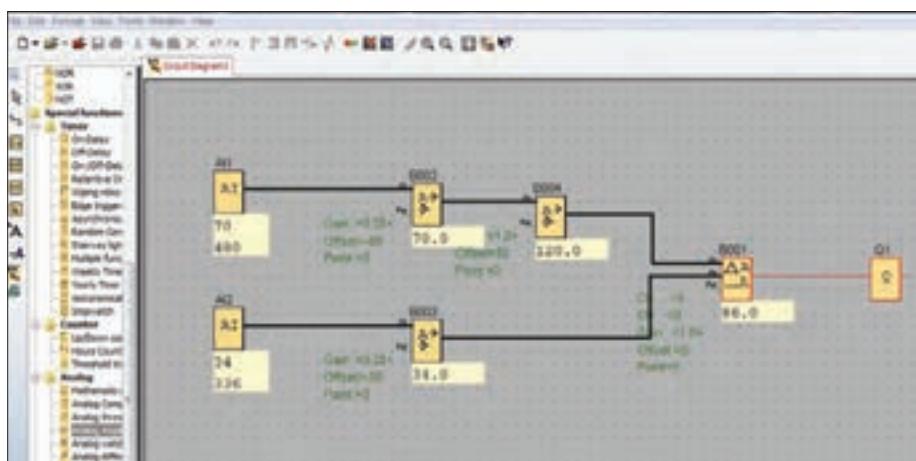

شکل ۱۸- برنامه نویسی برای کنترل دمای اتاق

در این آزمایش ورودی اول همواره و مداوم ورودی دوم (دما) را تعقیب می کند و در صورتی که اختلاف بزرگ تر از ۴ باشد المنش حرارتی روشن می شود و در صورتی که اختلاف به صفر برسد المنش خاموش می شود (شکل ۱۹).

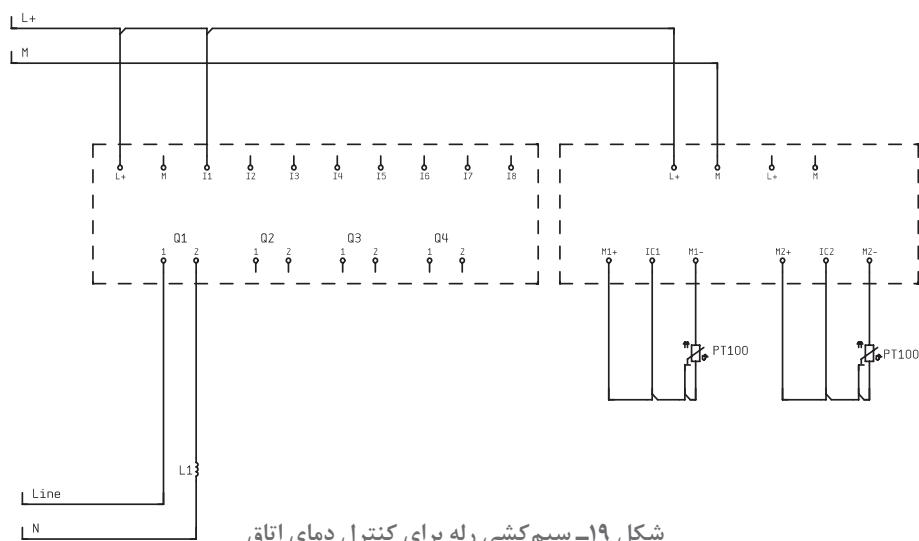


شکل ۱۹- سیم کشی رله برای کنترل دمای اتاق



## هدف: کنترل سطح مایع (سیال) در مخزن


قرار است سطح سیال مخزنی را توسط PLR کنترل کنید، در ورودی مخزن، پمپ M۱ آن را پر از آب می‌کند و در خروجی شیر برقی Y1 باعث تخلیه مخزن می‌شود. سرعت پر کردن و تخلیه تنظیم می‌باشد با فشردن کلید Fill (S۵) مخزن شروع به پر شدن می‌کند و با فشردن هر یک از کلیدهای (S1) Level1 (S1) تا (S4) مخزن تا سطح مربوط به  $10\%$ ,  $25\%$ ,  $50\%$ ,  $75\%$  تخلیه می‌شود. سطح مایع یا سیال در مخزن با استفاده از حسگر سطح، با ورودی آنالوگ PLR اندازه گرفته می‌شود (شکل ۲۰).

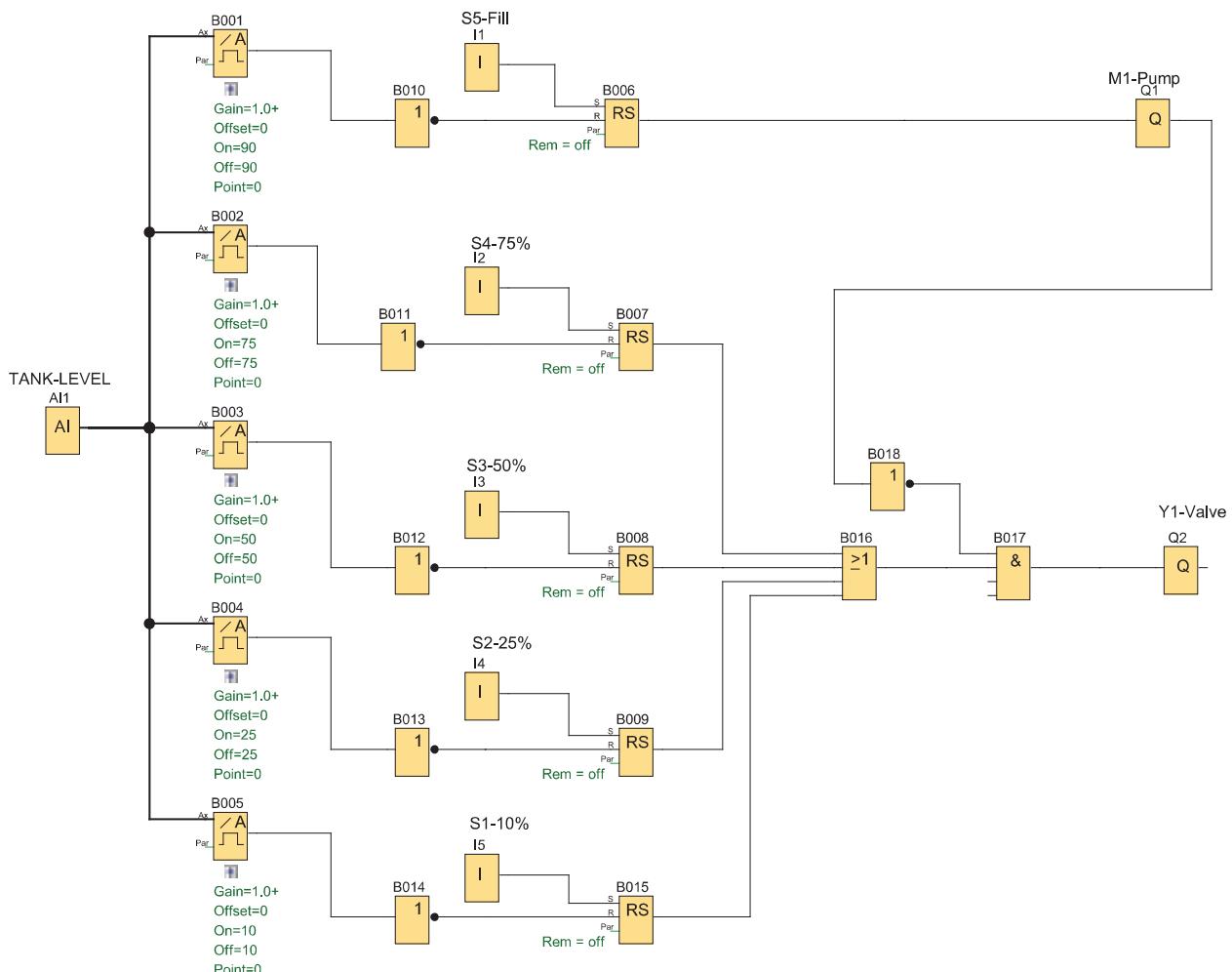

شکل ۲۰. برنامه کنترل سطح سیال مخزن

- این برنامه را در نرم‌افزار رله قابل برنامه‌ریزی ترسیم نمایید.
- شبیه‌سازی این کار عملی را در گروه کارگاهی برای هم‌گروه خود و دیگران توضیح دهید.

در رله‌های قابل برنامه‌ریزیتابع خاصی به نام Text Display یا Massage Text تعريف شده خروجی این تابع پیام دلخواه شما پس از انجام یک کار توسط PLR روی LCD آن می‌باشد. در روش نردنیانی یک خروجی (بوبین) به نام D می‌باشد در روش بلوکی رله‌های مختلف با هم تفاوت‌هایی دارند در اینجا بلوک Massage Text بین یک ورودی با سطح یک به نام بلوک high و یک خروجی به نام X (open connector) قرار می‌گیرد اگر بخواهید با روشن شدن رله پیامی ظاهر شود برنامه مطابق شکل ۲۱ خواهد بود این پیام‌ها می‌توانند یک نوشه از وضعیت کاری شامل زمان، مقدار شمارشگر و یا مقادیر آنالوگ موجود باشد که در صفحه تنظیمات آن کافی است هر کدام را انتخاب نمایید.

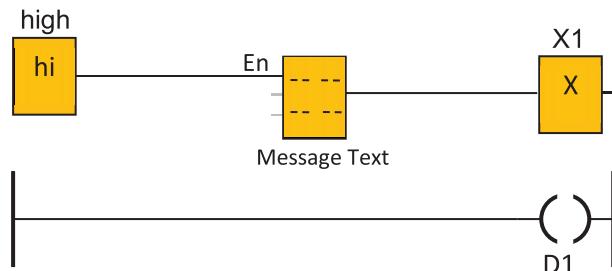

شکل ۲۱-بلوک Message text


کار عملی ۷

هدف: کنترل دمای داخلی یک موتور الکتریکی



دمای داخلی یک موتور الکتریکی توسط دو عدد حسگر از نوع PT100 که در محل مناسب تعییه شده اندازه‌گیری می‌شود PT100 دمای بین ۰-۲۰۰ درجه سلسیوس تا ۸۵ درجه سلسیوس را اندازه‌گیری می‌کند.

برنامه‌ای بنویسید که توسط آن موتور راهاندازی شود و اگر دمای موتور به ۷۰ درجه سلسیوس رسید هشداری فعالی شود و اگر دما به ۸۰ درجه سلسیوس رسید موتور خاموش شود هشدار، وضعیت روشن و خاموش بودن موتور و همچنین دمای موتور بر روی نمایشگر PLR نشان داده شود (شکل ۲۲).

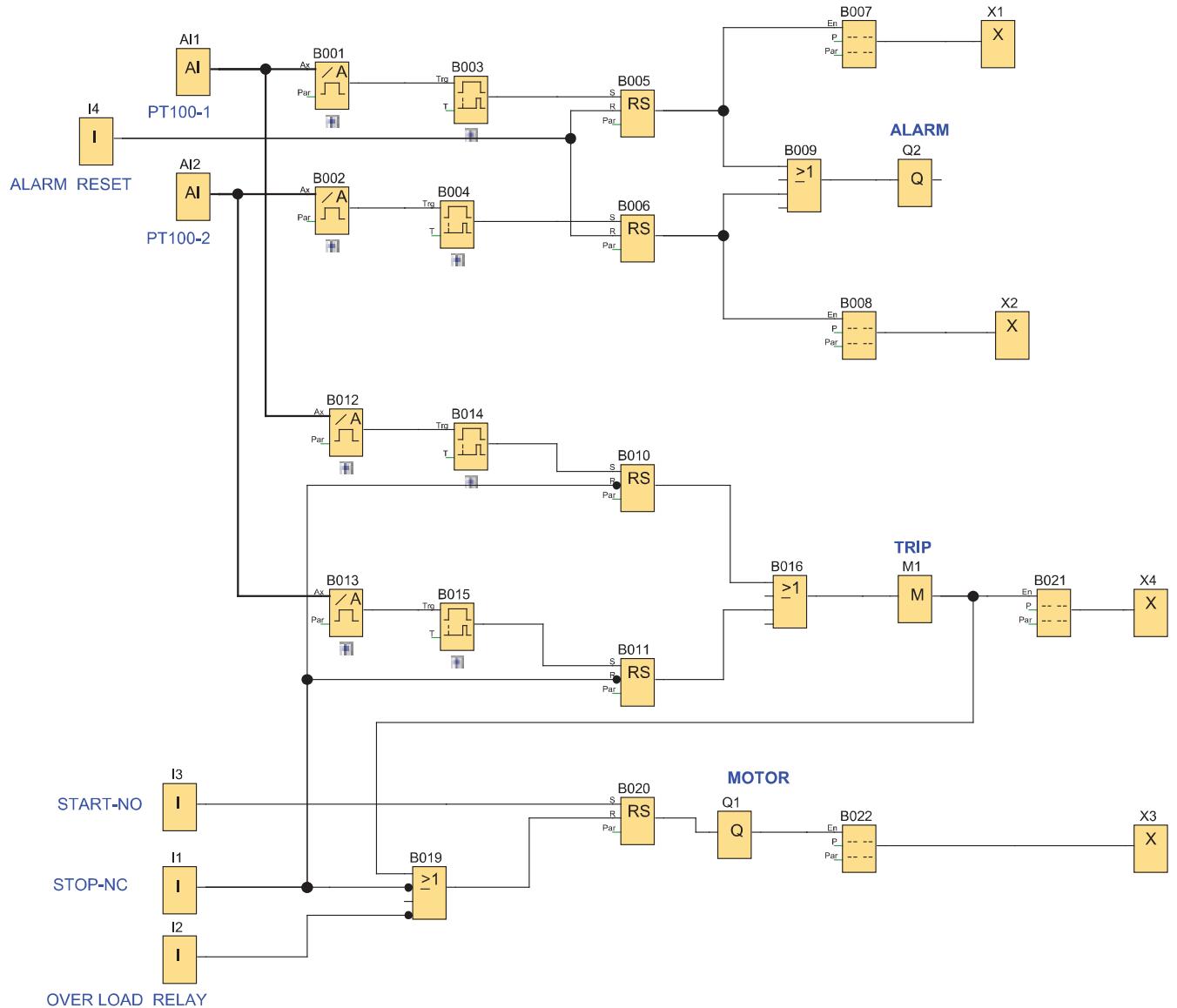

شکل ۲۲- برنامه کنترل دمای داخلی موتور الکتریکی

- این برنامه را در نرم افزار رله قابل برنامه ریزی ترسیم نمایید.
- شبیه سازی این کار عملی را در گروه کارگاهی برای هم گروه خود و دیگران توضیح دهید.



## ارزشیابی شایستگی امکانات آنالوگ رله‌های قابل برنامه‌ریزی

شرح کار:	شناسایی مفاهیم آنالوگ و دیجیتال شناسایی اجزای سیستم کنترل اندازه‌گیری کمیت‌های آنالوگ شناسایی محیط شبیه‌سازی و شبیه‌سازی اندازه‌گیری		
استاندارد عملکرد: شبیه‌سازی در محیط برنامه رله قابل برنامه‌ریزی و اجرای سیم‌کشی آن شاخص‌ها:	استاندارد عملکرد: شبیه‌سازی در محیط برنامه رله قابل برنامه‌ریزی و اجرای سیم‌کشی آن شاخص‌ها: سلط بر مفاهیم آنالوگ و دیجیتال و مقادیر استاندارد کاربری نرم‌افزار شبیه‌سازی سیم‌کشی صحیح قطعات روی رله قابل برنامه‌ریزی		
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:	شرایط: فضای مناسب - ابزار مناسب - مدت زمان مناسب با حجم کار ابزار و تجهیزات: حسگر دما، کارت آنالوگ، رله قابل برنامه‌ریزی، ابزار عمومی سیم‌کشی برق - لپ‌تاپ یا PC سرسیم - قطعات الکتریکی مدارات روشنایی مثل کلید، چراغ و شستی، رله قابل برنامه‌ریزی و کابل آن، لباس کار		
معیار شایستگی:			
ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	شبیه‌سازی دو مقدار آنالوگ (کار عملی ۱ و ۲)	۲	
۲	سیم‌کشی و ارتباطات قطعات برای کار آنالوگ (کار عملی ۳ تا ۵)	۲	
۳	شبیه‌سازی مقادیر آنالوگ در پروژه‌ها (کار عملی ۶ و ۷)	۲	
و نگرش:	شایستگی‌های غیرفنی، اینمنی، بهداشت، توجهات زیست‌محیطی کسب اطلاعات کار تیمی مستندسازی ویژگی شخصیتی		
میانگین نمرات	*		
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.			



## پودمان پنجم
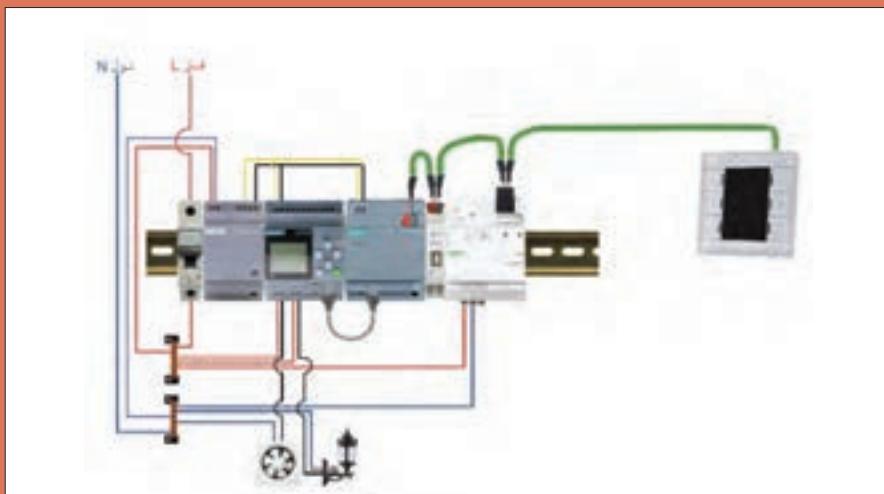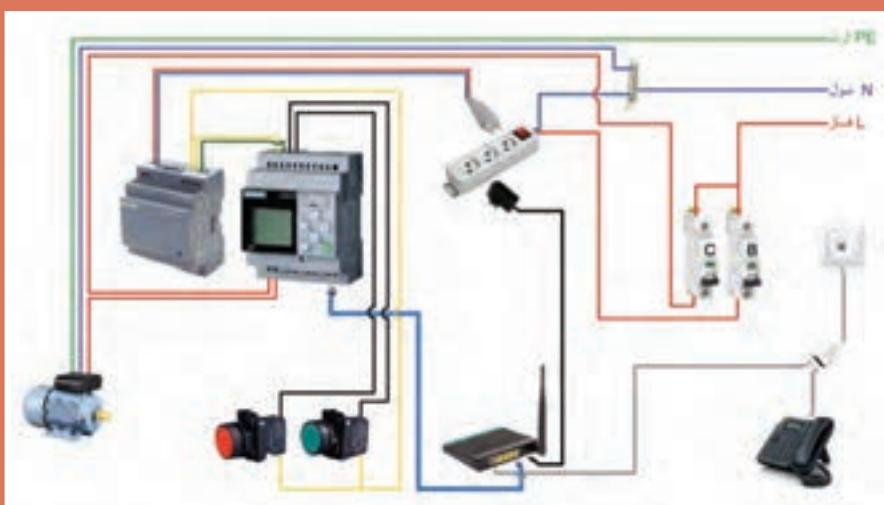
### کاربردهای خاص رله‌های قابل برنامه‌ریزی



## واحد یادگیری ۵

### آیا می‌دانید

- ۱- چگونه به کمک یک رله قابل برنامه‌ریزی می‌توان از راه دور، یک موتورالکتریکی را کنترل کرد؟
- ۲- کدام دسته از رله‌های قابل برنامه‌ریزی قابلیت توسعه مدارات خانه هوشمند را دارند؟
- ۳- چگونه می‌توان از طریق تبلت و گوشی تلفن هوشمند (تلفن همراه) رله قابل برنامه‌ریزی را کنترل کرد؟
- ۴- کنترل تجهیزات صنعتی و کارگاهی از راه دور چه مزیتی دارد؟

### استاندارد عملکرد

بعد از اتمام این پودمان هنرجویان قادر خواهند بود، کاربردهای خاصی از رله‌های قابل برنامه‌ریزی را انجام دهند که با بعضی از رله‌های قابل برنامه‌ریزی قابل پیاده‌سازی است. کنترل موتورالکتریکی از طریق برنامه کاربردی گوشی تلفن هوشمند (اپلیکیشن) یا از طریق شبکه اینترنت و توسعه مدارات خانه هوشمند با رله‌های قابل برنامه‌ریزی از این نمونه کارها است.

**مقدمه ۴**

منظور از کاربردهای خاص در این پودمان، امکاناتی است که در سال‌های اخیر بر روی یکی از انواع رله‌های قابل برنامه‌ریزی به نام LOGO! ۸ در نظر گرفته شده است. نصب در گاه شبکه بر روی این دستگاه قابلیتی است که باعث شده، اتصال رله به شبکه و استفاده از برنامه کاربردی گوشی تلفن هوشمند (تلفن همراه) یا تبلت (اپلیکیشن) و وب سرور برای آن فراهم شود. از طرف دیگر مژول KNX خاصی، می‌تواند در کنار LOGO! ۸ قرار گرفته و آن را به یک کنترلر KNX تبدیل نماید. بنابراین می‌توان گفت کاربرد این مژول، توانایی‌های توسعه مدارات در ساختمان‌های هوشمند (که در سال یازدهم آموزش داده شده است) را نیز می‌تواند توسعه دهد. به دلیل اینکه هنوز بیشتر شرکت‌های سازنده رله‌های قابل برنامه‌ریزی این امکانات را بر روی دستگاه‌های خود قرار نداده‌اند. بنابراین قسمت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در این فصل صرفاً روی LOGO! منمرکر شده است.

**۱-۵ اتصال رله به رایانه از طریق شبکه**


با توجه به در گاه شبکه‌ای که روی LOGO! ۸ در نظر گرفته شده است، در صورت اتصال آن به یک مودم متصل به شبکه و تطبیق IP آدرس Modem با LOGO! ۸ می‌توان رله را به شکل بی‌سیم کنترل کرد. در این صورت توسط یک رایانه همراه (لپ‌تاپ) بدون آنکه کابلی بین LOGO! ۸ و تلفن هوشمند یا تبلت وجود داشته باشد می‌توان اطلاعات مثل یک برنامه را بین LOGO! ۸ و لپ‌تاپ فراخوانی یا دانلود کرد.

فعالیت




کنترل رله قابل برنامه‌ریزی LOGO! ۸ را از طریق تلفن همراه دنبال کنید.

۱- مودم WiFi و رله LOGO! را توسط کابل شبکه به هم وصل کنید، البته هر دو وسیله در وضعیت روشن باشند (شکل ۱).

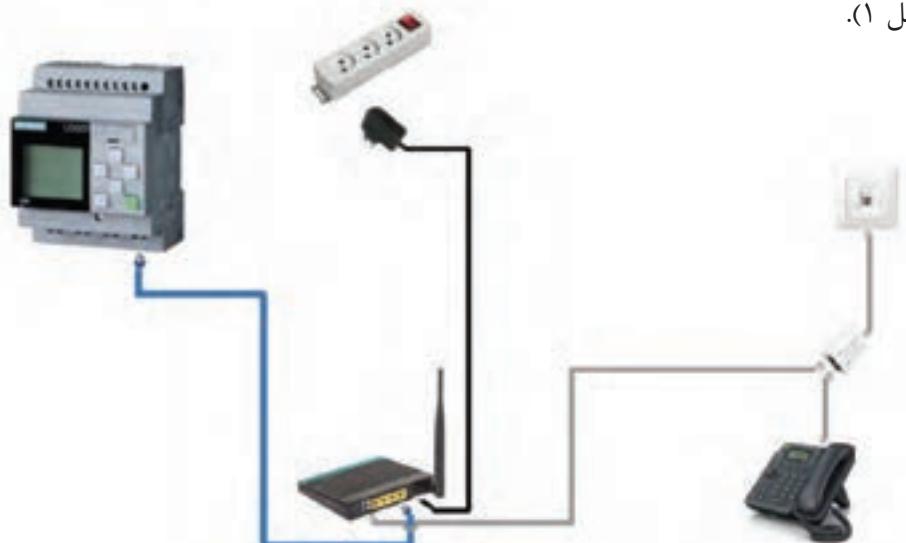


شکل ۱- اتصال رله به شبکه

- ۲- از طریق فعال کردن WiFi در لپ تاپ به WiFi Modem متصل شوید و به همان خط اینترنتی متصل شوید که LOGO! هم با کابل به آن متصل است.
- ۳- قسمت تنظیمات اینترنت رایانه همراه مثلاً Network Connection Detail را فراخوانی کنید و IP که به آن متصل شده اید را پیدا کنید، مثل IP: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۰۰
- ۴- از طریق دکمه های روی رله! LOGO' address > IP address را طی کنید (در حالت STOP) و اعداد آدرس شبکه یا IP: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۰۱ را وارد کنید.
- توجه: بخش سوم IP در رایانه همراه یک رقمی است در صورتی که در LOGO! با سه رقم نشان داده می شود، همچنانی نباید سه رقم سمت راست با IP در رایانه همراه یکسان باشد.
- ۵- برنامه LOGO! Soft را در رایانه باز کنید و پنجره! Transfer ---> PC to LOGO! Tool را برای انتقال برنامه به رله باز کنید. توجه داشته باشید که روی گزینه Ethernet Interface بوده و موجود در رایانه همراه هم در زبانه سمت راست دیده شود.
- ۶- در IP address تنظیم شده در LOGO! را در پنجره Target IP address وارد نمایید و دکمه  در سمت راست را فعال کنید تا در پنجره Accessible control مشخصات اتصال ظاهر شود.
- ۷- دکمه Test را فشار دهید تا خط و علامت مربوط سبز رنگ شود (شکل ۲).

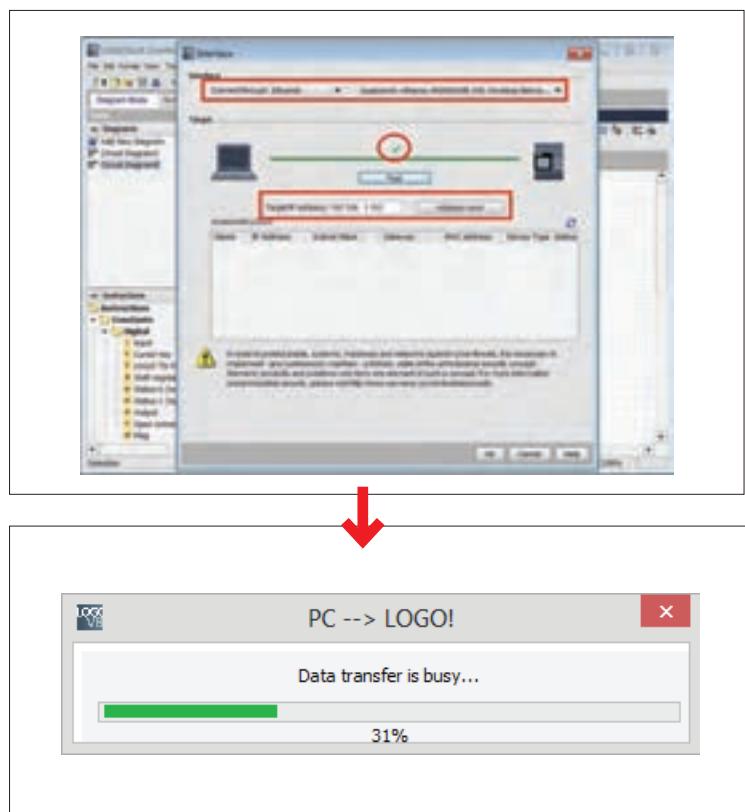

شکل ۲- انتقال برنامه از رایانه به رله

۸- دکمه OK را فعال کنید تا برنامه به LOGO! منتقل شود (در حین انتقال همیشه STOP باشد در صورت ظاهر شدن پیام نظیر شکل ۳، به این پیام توجه داشته باشید).

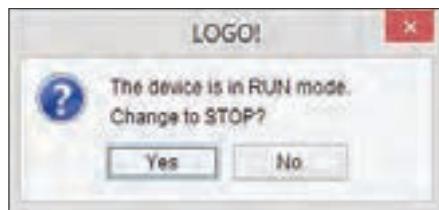

شکل ۳- پیام هنگام انتقال برنامه

تحقیق کنید



آیا یک عدد منحصر به فرد را می‌توان به عنوان IP در LOGO! هنگام اتصال به یک Modem تعریف کرد؟ بازه این اعداد چه مقدار است؟

کار عملی ۱



هدف: راه اندازی موتور الکتریکی توسط گوشی تلفن همراه هوشمند

تجهیزات مورد نیاز برای این کار عملی مطابق شکل‌های ۴ و ۵ است.



شکل ۴- تجهیزات مورد نیاز اتصال به شبکه

توجه



مطابق با آیین‌نامه‌های انضباطی، همراه داشتن تلفن همراه در مدرسه مخالف مقررات آموزشی است. بنابراین برای انجام این کار عملی هماهنگی‌های لازم را در این مورد با هنرآموز محترم و مسئولین هنرستان انجام دهید.



### شکل ۵- تجهیزات مورد نیاز


مراحل انجام کار:

مرحله اول: سیم کشی: ابتدا سیم کشی های برق مورد نیاز را انجام دهید یعنی کنترکتور و شستی ها به همراه موتور الکتریکی تک فاز، مطابق شکل ۶ یا به همراه موتور الکتریکی سه فاز، مطابق شکل ۷ سیم کشی کنید. سپس برای سیم کشی جریان ضعیف شبکه از طریق کابل شبکه! LOGO! را به Modem وصل کرده و روشن نمایید. وضعیت WiFi در رایانه همراه در حالت روشن باشد.

اتصال موتور الکتریکی سه فاز و تک فاز به رله قابل برنامه ریزی (مطابق شکل ۶ و ۷) با یکدیگر چه تفاوت هایی دارند؟




## شکل ۶- اتصالات موتور تک فاز

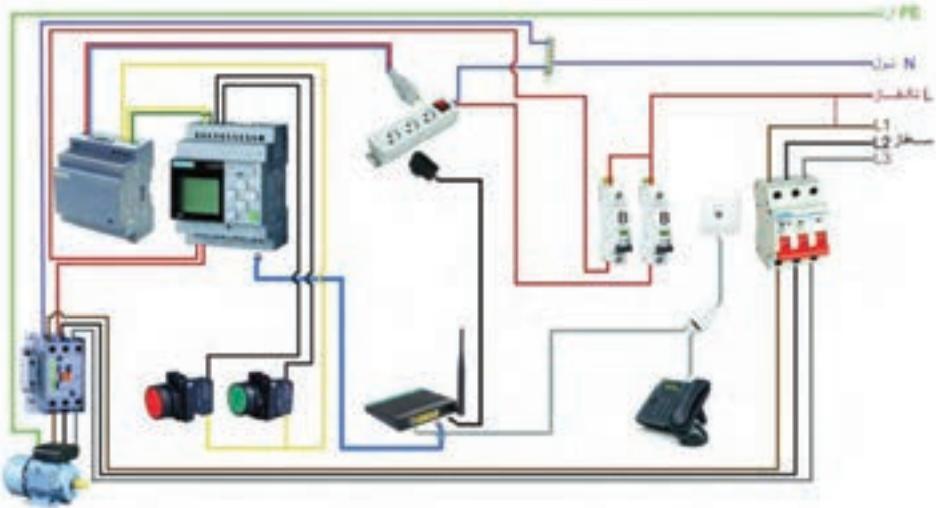

شکل ۷- اتصالات موتور سه فاز

مرحله دوم: تعریف برنامه برای راهاندازی موتور الکتریکی: ابتدا ورودی‌های شبکه دیجیتال و آنالوگ برای سیستم تعریف شود. ورودی‌های آنالوگ برای شستی‌ها و ورودی‌های دیجیتال برای تلفن همراه هوشمند تعریف می‌شود.


همان‌طور که در شکل ۸ ملاحظه می‌شود، ورودی‌های شبکه دیجیتال و آنالوگ مستقیماً برای استفاده در برنامه کاربردی LOGO! آدرس‌دهی می‌شود.

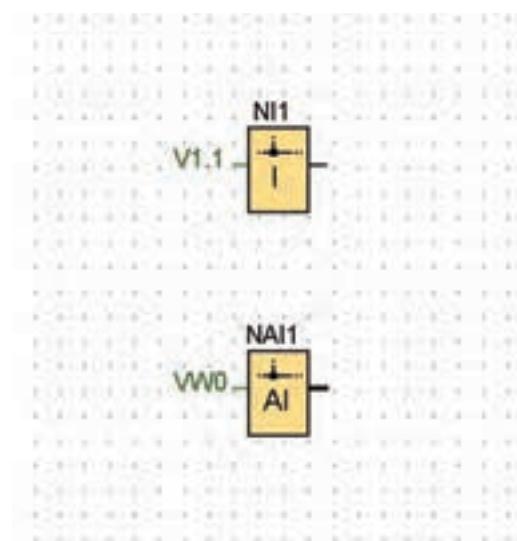


شکل ۸- آدرس‌دهی ورودی‌ها

**پارامترهای FB آنالوگ**: برای نمایش و یا تغییر این پارامترها توسط برنامه کاربردی LOGO! APP لازم است این پارامترها در VM Table نرمافزار LOGO! Soft وارد شوند (شکل ۹). برای این کار از دستور Tools ---> Parameter VM assignment استفاده کنید.


یک برنامه ساده برای راهاندازی موتور الکتریکی در نظر بگیرید. با توجه به اینکه از طریق شبکه می‌خواهید این راهاندازی را انجام دهید باید از ورودی‌های Network به صورت موازی مطابق شکل ۱۰ استفاده کنید. این ورودی‌ها به شکل NI(Network Input) معرفی می‌شوند و پنجره پارامتر این برنامه در نرم‌افزار LOGO! Soft مطابق شکل ۱۱ است.

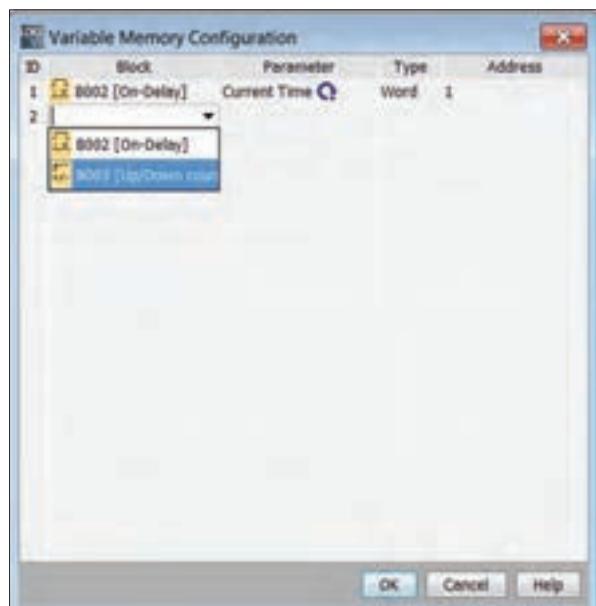

شکل ۹ – تعریف ورودی‌ها

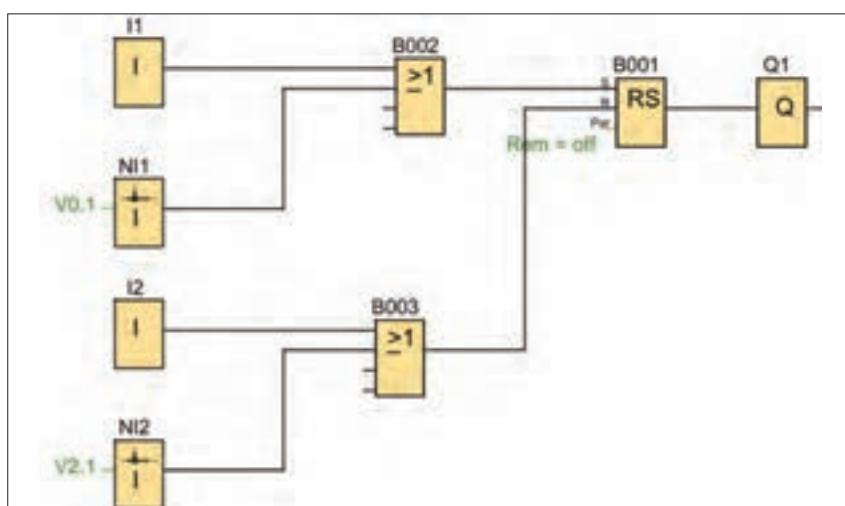

شکل ۱۰ – برنامه مدار تعریف شده

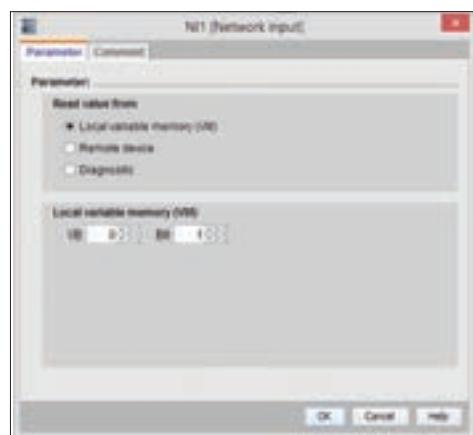

شکل ۱۱- ورودی‌های NETWORK

توجه




هر ورودی آنالوگ با یک ورودی دیجیتال موازی و از طریق گیت OR به تابع RS متصل می‌شود.

برنامه نوشته شده را به LOGO! منتقل کنید. البته می‌توانید برنامه را به صورت دستی و توسط دکمه‌های روی صفحه LOGO! نیز ایجاد کنید.

فعالیت




قطعات مورد نیاز این کار عملی بهتر است در قالب یک تابلوی راه اندازی چیدمان و مورد استفاده قرار گیرد. برای جانمایی و نصب قطعات کار عملی مطابق شکل ۱۲ قطعات را داخل تابلو جانمایی کنید.

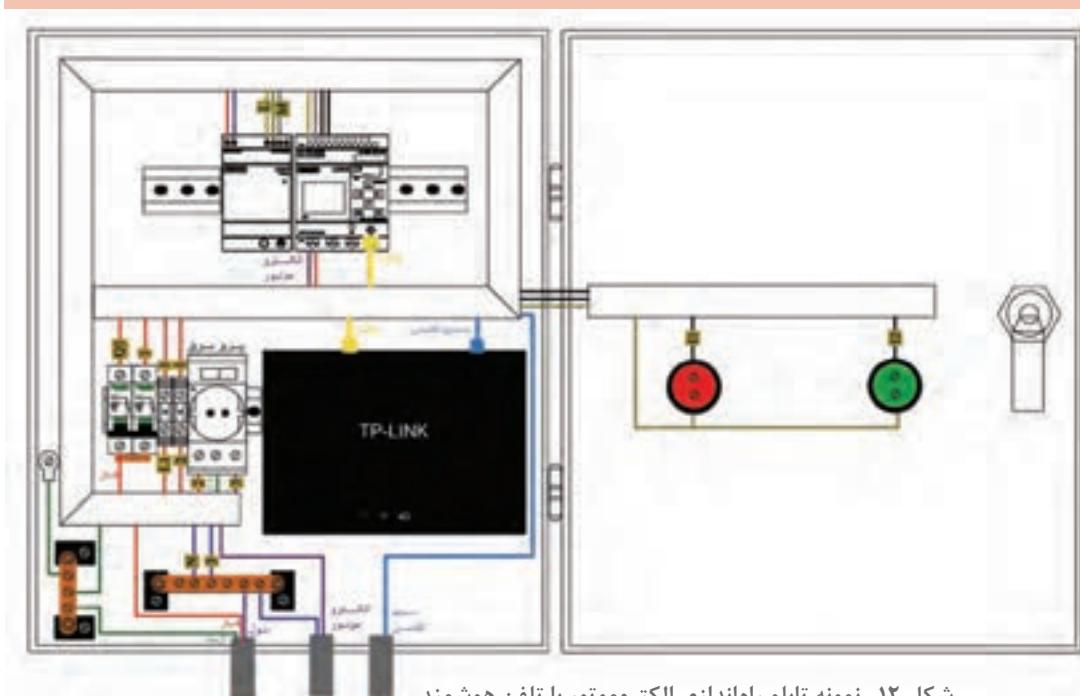

شکل ۱۲- نمونه تابلو راه‌اندازی الکتروموتور با تلفن هوشمند

مرحله سوم: تنظیمات اولیه و نصب برنامه **LOGO!APP** روی گوشی تلفن همراه: تنظیمات این پنجره مطابق شکل ۱۳ از مسیر **Transfer** → **Access Control** در نرم افزار **LOGO! Soft** قابل اجرا است.

در صفحه باز شده، ابتدا از قسمت **Online Setting** بخش Access Control set را انتخاب نمایید. در این بخش دسترسی های مختلفی را می توان فعال نمود. یکی از این موارد فعال سازی و تعریف رمز یا پسورد برای ارتباط با برنامه کاربردی **LOGO!** می باشد. در این قسمت تیک گزینه **Allow LOGO! APP access** را فعال نمایید و در صورت تمایل رمز یا پسورد خود را تعریف کنید. با کلیک بر روی **OK** برنامه **Logo Soft Comfort** اجازه استفاده از برنامه کاربردی را خواهد داد.

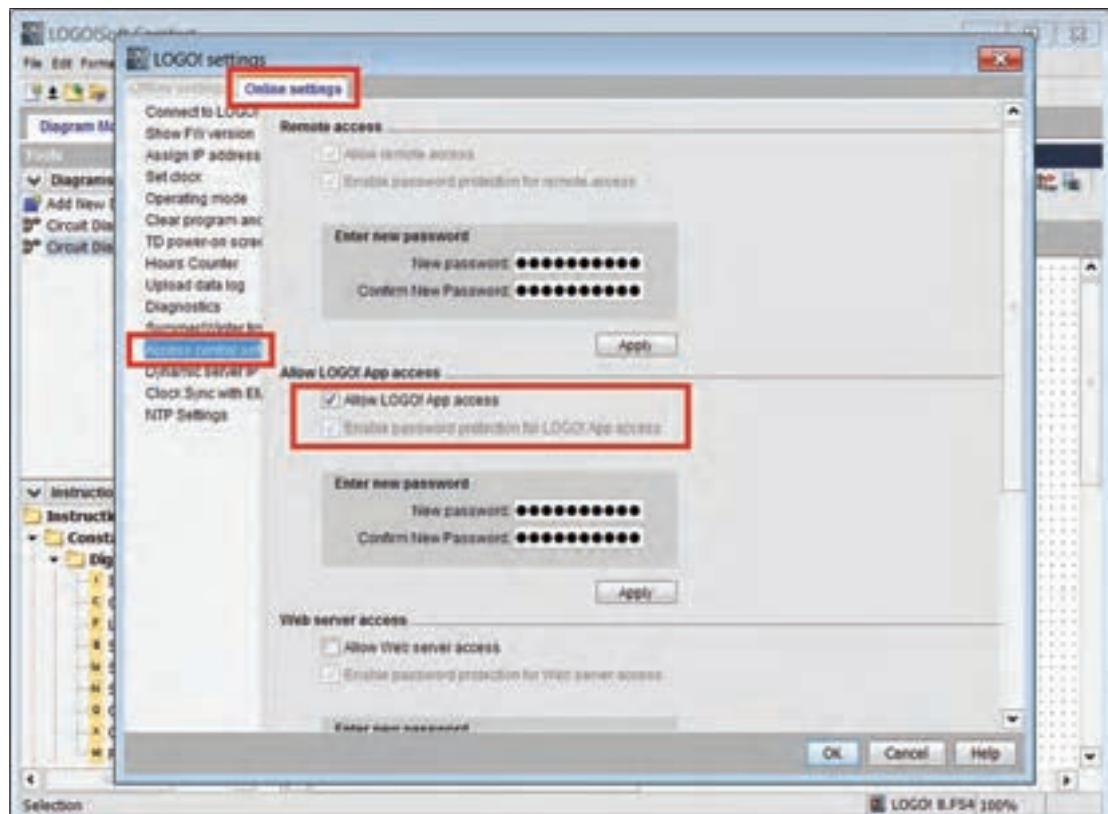

شکل ۱۳- تنظیمات اولیه در **LOGO! SOFT**

در صورت تمایل به استفاده از وب سرور در **LOGO! APP** گزینه **Web Server access** را فعال نمایید. البته در کار عملی بعدی این انتخاب آورده شده است پس در این مرحله آن را انتخاب نکنید.

تذکر



یکی از نکات مهم در این کار عملی قابلیت تهیه نرم افزار **LOGO! APP** و نصب آن است. چنانچه نسخه این نرم افزار به روزرسانی لازم رانداشته یا معتبر نباشد در حین انجام کار عملی و اجرا مشکلاتی به همراه خواهد داشت.

بنابراین برای تهیه LOGO! APP گزینه‌های زیر برای دانلود آن از طریق تارنمای شرکت زیمنس وجود دارد. نسخه Android را از طریق Google play و نسخه iOS را از طریق APP store دانلود و نصب نمایید.



شکل ۱۴- محیط نرم‌افزار LOGO! APP

با نصب برنامه LOGO! APP روی گوشی تلفن همراه یا تبلت صفحه نمایش مطابق شکل ۱۴ ظاهر خواهد شد.

## ۲-۵ معرفی آیکون‌های برنامه کاربردی LOGO! :


آیکون‌هایی که در برنامه کاربردی لوگو استفاده خواهید نمود در جدول ۱ معرفی شده است.

عملکرد	اسم	آیکون
ویرایش اطلاعات موجود	Edit	
کپی و پیست	Copy and Paste	
تغییر پیکربندی برنامه کاربردی یا کنترولر	Wrench	
اضافه کردن متغیر	Plus	
حذف کردن متغیر	Cross	
تغییر ترتیب چیدمان	Move	
ذخیره کردن	Floppy disc	
ارسال داده از برنامه کاربردی	Share	
نمایش گرافیکی	Trend view	
نمایش اطلاعات برنامه کاربردی	Information	

جدول ۱- آیکون‌های مورد نیاز

مرحله چهارم: مراحل انجام کارهای عملی با **LOGO! APP**: برای انجام مراحل کارهای عملی مورد نیاز با نرمافزار **LOGO! APP** مراحل گفته شده در ادامه باید دنبال شود.

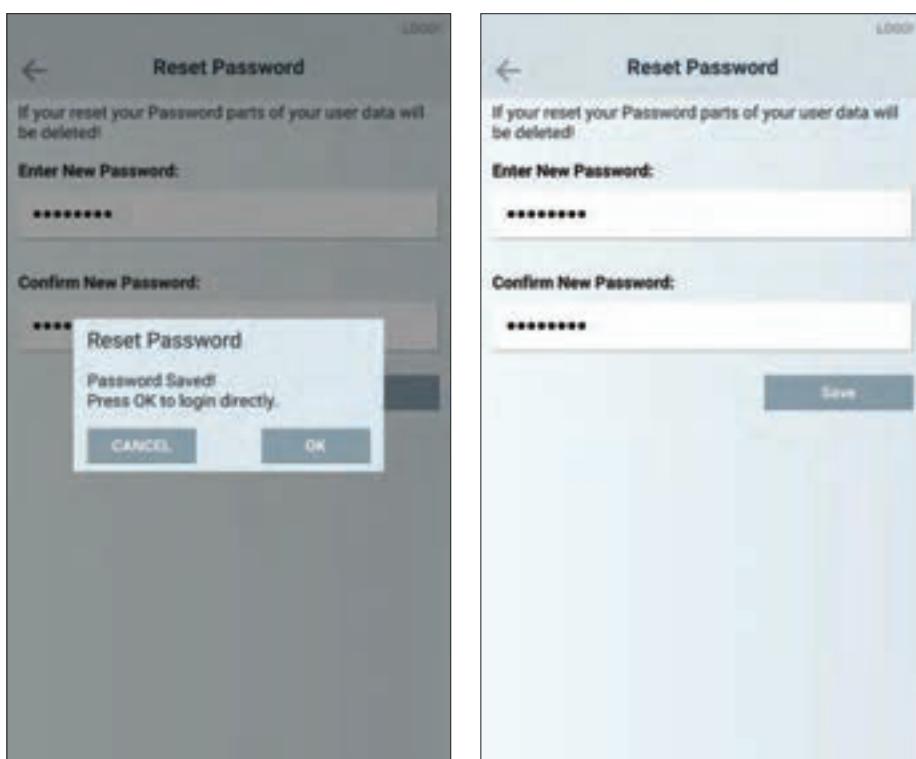- (الف) تعریف رمز یا پسورد
- (ب) تعریف **LOGO!**های مورد استفاده
- (پ) بررسی اتصال
- (الف) تعریف رمز ورود یا **(Password)**



ب) ذخیره رمز تعریف شده

الف) تعریف رمز ورود

شکل ۱۵- تعریف و ذخیره رمز

هنگامی که اولین بار وارد برنامه کاربردی **LOGO!** می شوید نیاز است رمز ورودی برای استفاده از این برنامه را مطابق (شکل ۱۵-الف) تعریف نمایید. در صورت تعریف رمز و ذخیره آن (شکل ۱۵-ب) فقط هنگام ورود به برنامه نیاز به رمز ورود خواهد داشت.

ایمنی



در مدارهای الکتریکی که کنترل آنها توسط نرمافزار، برنامه کاربردی (اپلیکیشن) و نظایر آن انجام می شود استفاده از رمزگذاری مهم است. بنابراین در هر مرحله که نیاز به رمز ورود باشد برای برنامه رمز تعریف کنید. این کار امکان هک شدن برنامه (دسترسی غیرمجاز به برنامه) و ارتباط را ضعیف می کند.


در ضمن چنانچه، هر دو کادر را خالی گذاشته و بر روی گزینه Save کلیک نمایید، برنامه بدون رمز ورودی ذخیره خواهد شد.

### ب) تعریف! LOGO! های مورد استفاده

برای تعریف! LOGO! های مختلف در برنامه در Device Overview علاوه بر نمایش کلی تجهیزات به کار رفته می‌توان تا حداکثر ۵۰ عدد! LOGO! به کار رفته در پروژه را تعریف نمود.

برای تعریف! LOGO! بر روی آیکون + (علامت جمع) در صفحه Device Overview کلیک کنید که در شکل ۱۶ نمایش داده شده است. با این کار صفحه جدیدی مطابق شکل ۱۷-الف نمایش داده خواهد شد که در این صفحه باید به معرفی لوگو بپردازید.

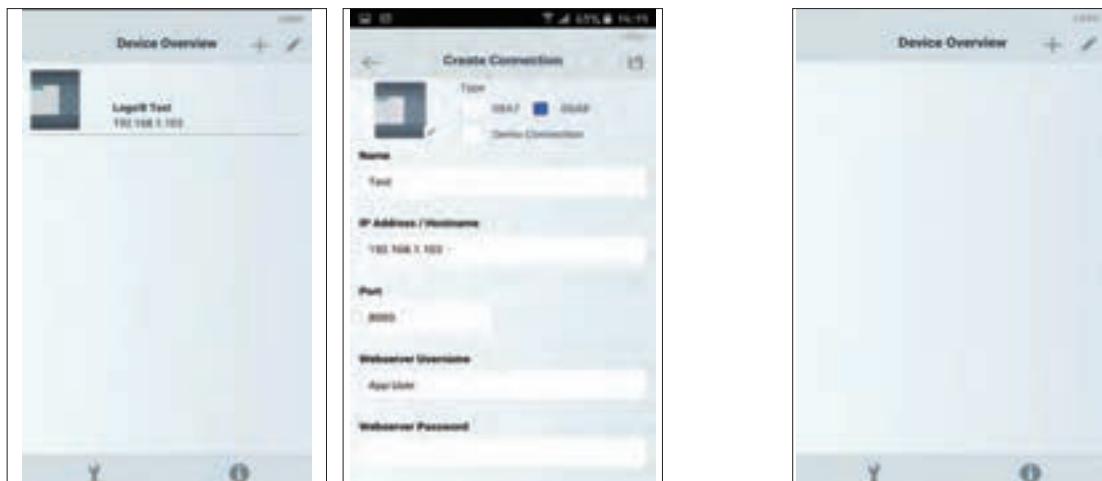مواردی که در این صفحه باید وارد شود در شکل ۱۷-الف نشان داده شده است:



ب) نمایش! LOGO! ذخیره شده

الف) تعریف! LOGO!

شکل ۱۶-نمایش کلی تجهیزات

شکل ۱۷-تعریف! LOGO!

- ۱- در این کادر نام دلخواه خود را بنویسید. (مثالاً کلمه Test)
- ۲- آدرس IP Address/Hostname IP تنظیم شده بر روی! LOGO! را وارد نمایید.
- ۳- در گاه برای ارتباط Web Server: در صورت استفاده از رمز، (همواره توصیه می‌شود) اگر آن را قبلًا در نرمافزار Web server Username: نام کاربری به صورت پیش‌فرض App User است.
- ۴- Web server Password: در صورت استفاده از رمز، (همواره توصیه می‌شود) اگر آن را قبلًا در نرمافزار LOGO! soft تنظیم کرده‌اید در این قسمت نیز وارد نمایید.
- ۵- پس از تکمیل تمامی کادرها بر روی آیکون Floppy disc کلیک نمایید تا اطلاعات ذخیره شود. (شکل ۱۷-ب)
- ۶- بررسی اتصال در ایستگاه اطلاعات (Station Info)


پس از تعریف لوگو و انتخاب آن و ذخیره سازی داده ها صفحه ایستگاه اطلاعات، مطابق با تصویر ۱۸ ظاهر می شود. در این صفحه وضعیت RUN/STOP در صفحه نمایی! LOGO قابل مشاهده می باشد.

در این قسمت امکان دسترسی به صفحات مختلفی مانند موارد زیر وجود دارد:

**I/O Statues** –۱: برای مشاهده وضعیت

**Variables** –۲: امکان مشاهده و ویرایش پارامترها و متغیرها

**Set Date and Time** –۳: امکان تنظیم تاریخ و زمان فراهم می شود.

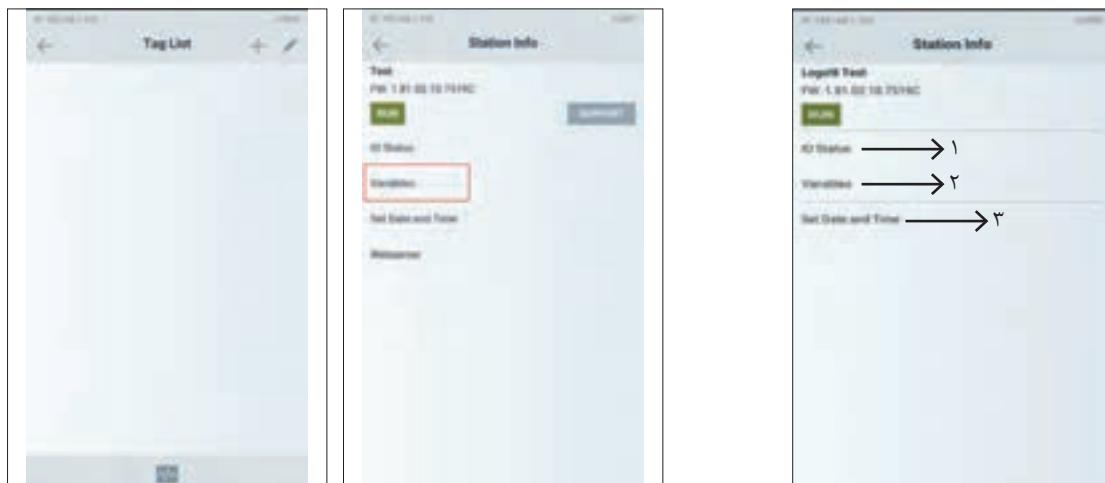

شکل ۱۸- وضعیت RUN/STOP در LOGO!

شکل ۱۹- انتخاب و نمایش

ب) نمایش و تعریف ورود متغیرها

الف) انتخاب Variables

با انتخاب گزینه متغیرها یا Tag list شکل ۱۹- الف صفحه Variables مطابق شکل ۱۹- الف صفحه Station info از صفحه گزینه متغیرها نمایان می شود (شکل ۱۹- ب). در این صفحه با کلیک بر روی آیکون نشانه جمع «+» یا (Plus) صفحه دیگری مطابق شکل ۲۰ نمایان می شود که باید اطلاعات مربوط به متغیر شامل آدرس، اسم مورد نظر و فرمت متغیر را وارد نمایید. لازم به ذکر است که فرمت باید متناسب با نوع متغیر انتخاب شود.


بعد از تعریف متغیر مورد نظر بر روی آیکون Floppy Disc کلیک نمایید تا اطلاعات متغیر ذخیره شود (شکل ۲۰).

با اتمام تعریف متغیرها و ذخیره سازی آنها، لیست متغیرهای تعریف شده مطابق شکل ۲۱ نشان داده می شود. بعد از تعریف متغیرهای مورد نظر نوبت به انتخاب نوع کنترل پروژه مورد نظر می رسد.


کنترل پروژه می تواند از میان ۴ نوع Analog Bar Graph (نوار لغزنده آنالوگ)، Analog Bar Graph (نمودار نوار آنالوگ)، Output Field (میدان خروجی) و Gauge (شاخص) انتخاب شود، که در (شکل ۲۲-الف) نشان داده شده است. در این کار عملی Button (دکمه) را انتخاب نمایید. (شکل ۲۲- ب)




شکل ۲۱- لیست متغیرها

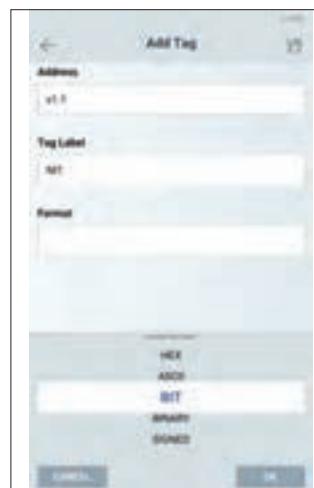

شکل ۲۰- تعیین نوع متغیرها

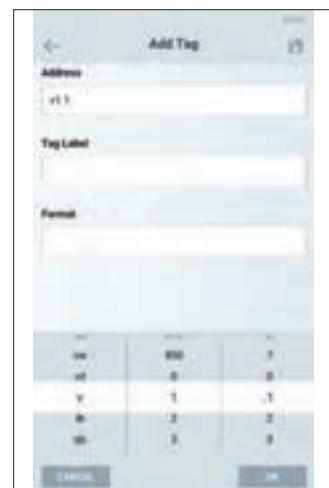

ب) انتخاب کنترل به وسیله دکمه (Bottom)

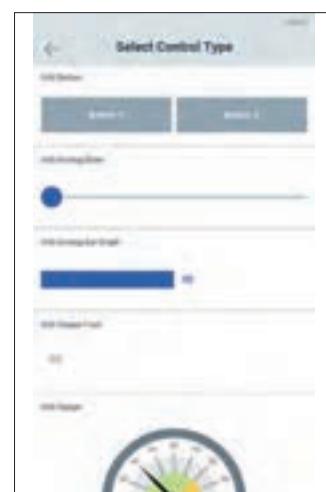


الف) انتخاب نحوه کنترل از میان ۴ نوع کنترل

شکل ۲۲- انتخاب کنترل

در نظر داشته باشید که از هر چهار نوع کنترل، تنها یک کنترل را به صورت رایگان بر روی! LOGO! App می‌توان تعریف نمود.


توجه



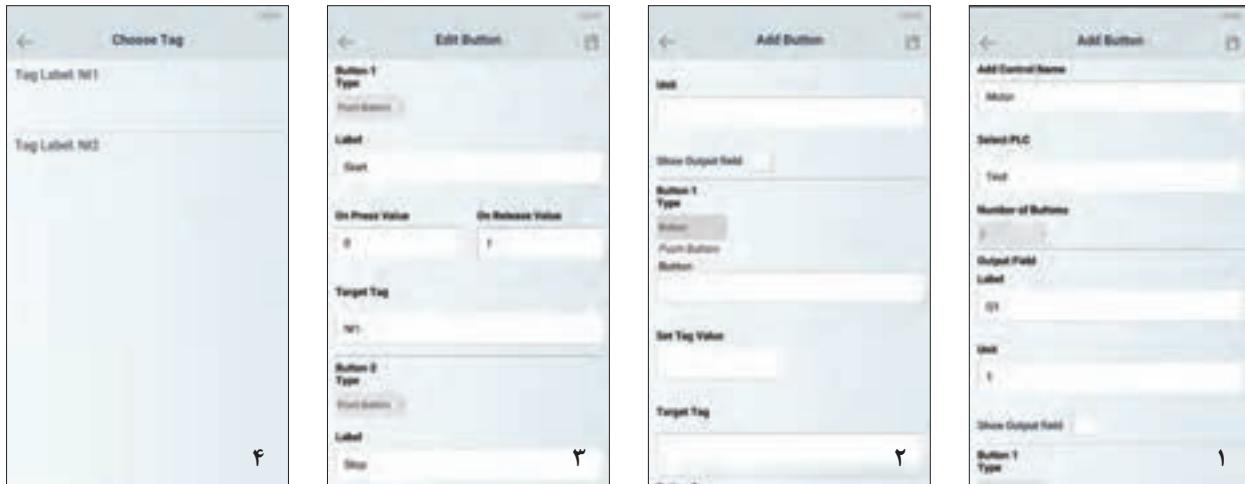

شکل ۲۳—تعریف دکمه یا Botton

در آخرین مرحله برنامه ریزی مطابق مراحل چهارگانه گفته شده در شکل ۲۳ با کلیک بر روی آیکون Floppy Disc کلید تعریف شده مورد نظر را ذخیره کنید. الان به راحتی می‌توانید موتور الکتریکی را با تلفن همراه هوشمند یا تبلت خود تحت کنترل داشته باشید (شکل ۲۴).  
با فشردن دکمه Start موتور الکتریکی راه اندازی می‌شود و با فشردن کلید Stop موتور متوقف خواهد شد.

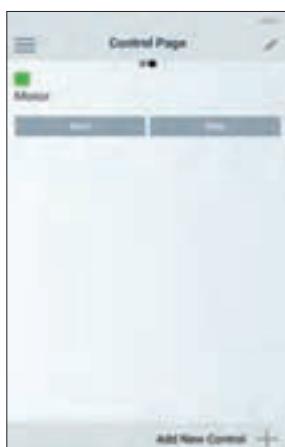

شکل ۲۴—کنترل موتور الکتریکی با تلفن همراه



فیلم راه اندازی موتور الکتریکی به کمک نرم افزار LOGO! APP را مشاهده نمایید.

چگونه می‌توان خارج از شبکه مودم متصل به LOGO! App، با برنامه کاربردی LOGO! App، لوگو را کنترل نمود؟ آیا برای این کار به IP Static (آی پی ثابت) نیاز است؟



**هدف:** راه اندازی یک الکتروموتور با Web server (راه اندازی با رایانه)



تجهیزات مورد نیاز: تجهیزات مورد نیاز برای این کار عملی مطابق شکل ۲۵ است.




شکل ۲۵- تجهیزات مورد نیاز راهاندازی LOGO! با استفاده از Web server

ابتدا مطابق کار عملی قبل، سیم‌کشی‌های لازم را انجام دهید (شکل ۷). یعنی کنتاکتور و شستی‌ها به همراه موتور الکتریکی سه فاز را سیم‌کشی کنید. پس از آن LOGO! را به Modem متصل کرده و روشن نمایید. وضعیت WiFi در Laptop در حالت روشن باشد.


#### مراحل انجام کار عملی:

**مرحله اول: برنامه راهاندازی الکتروموتور با Web server**: ابتدا برنامه LOGO! Soft را فراخوانی کنید. برنامه راهاندازی ساده‌ای را ترسیم نمایید با توجه به اینکه از طریق Web server به شستی‌ها دسترسی ندارید دکمه‌های جهت‌دار بالا و پایین روی LOGO! را به صورت موازی (برای روشن و خاموش کردن) در مسیرهای مربوط در تابع RS مطابق شکل ۲۶ قرار دهید. سپس این برنامه را از طریقی که در فعالیت ۱ یاد گرفتید به LOGO! انتقال دهید.

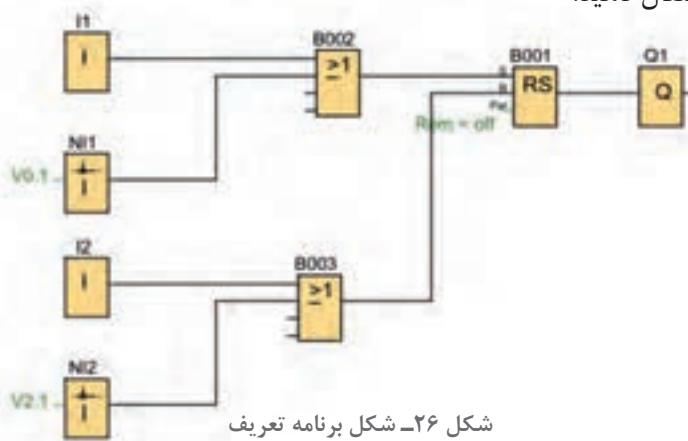

شکل ۲۶- شکل برنامه تعریف

مرحله دوم: تنظیمات مورد نیاز Web server: ابتدا در نرم افزار LOGO! App از مسیر **Tools** ---> Web server مطابق شکل ۲۷، پنجره Transfer ---> Access Control است را باز نمایید.

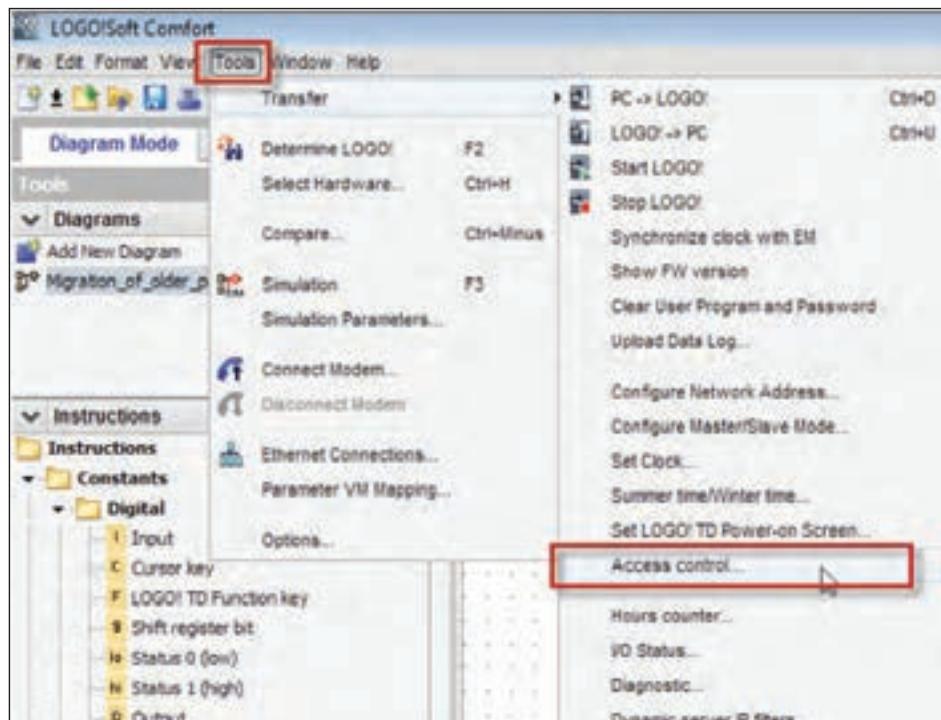


شکل ۲۷—مسیر باز کردن پنجره Interface



شکل ۲۸—ارتباط و تنظیم درست IP


به دنبال آن در پنجره Interface که قبلاً با آن آشنا شده‌اید نشانه ارتباط و تنظیم درست IP ظاهر می‌شود آن را OK کنید.

بعد از تعریف IP و اطمینان از اتصال بین لوگو و رایانه که توسط یک عدد تیک سبز رنگ ظاهر می‌شود، با انتخاب گزینه OK سؤالی پرسیده می‌شود. در پنجره ظاهر شده مطابق شکل ۲۹ که تغییردهنده لوگو از وضعیت RUN به Stop می‌باشد، بر روی Yes کلیک کنید.

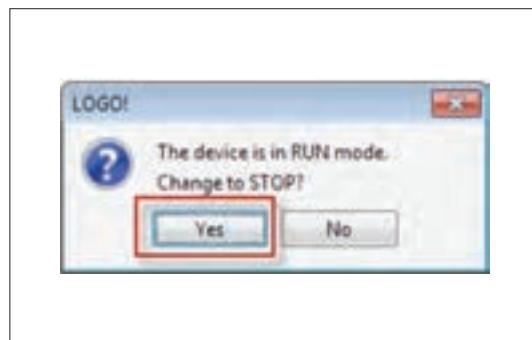


شکل ۲۹- تغییر وضعیت لوگو از RUN به Stop

در این حالت پنجره Matrikon LOGO!Setting مطابق شکل ۳۰ که در کار عملی قبل نیز مشاهده شد مجدد باز می‌شود این بار در قسمت Web server access، علامت تیک مربوط «Allow Web server access» را علامت بزنید.

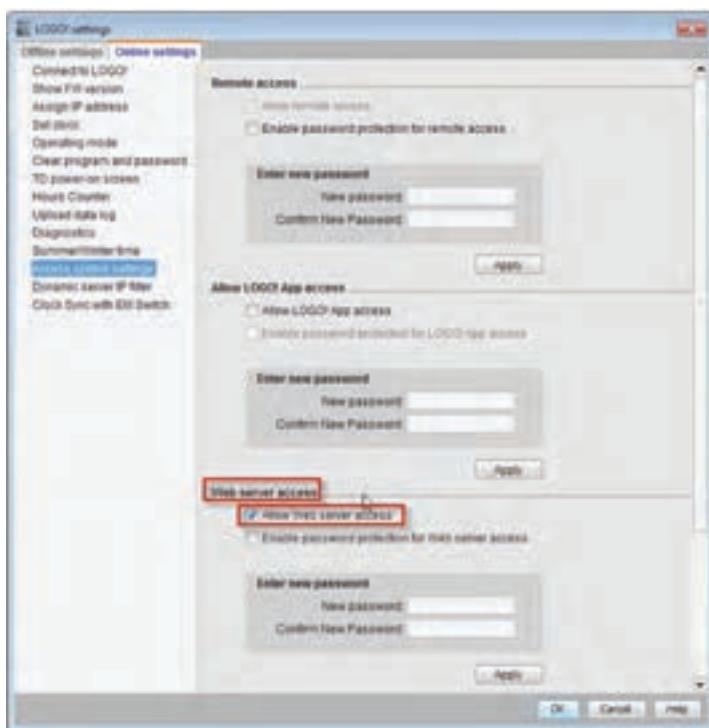

شکل ۳۰- منوی Web server access

در صورت ظاهر شدن پیام نشان داده شده در شکل ۳۱ روی دکمه Yes کلیک کنید.

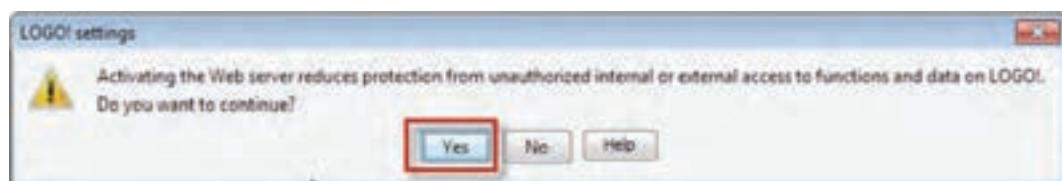


شکل ۳۱-پیام

فعالیت




پیام نشان داده شده در شکل ۳۱ حاوی چه سوالی است؟

برای فعال نمودن رمزگذاری در راستای افزایش امنیت دسترسی به Web server، علامت تیک مربوط به «Enable password protection for Web server access» را انتخاب کرده و رمز ورودی را وارد کنید (شکل ۳۲). بعد از هر بار وارد کردن رمز، درخواست ورود مجدد همان رمز اعلام می‌شود. رمز مناسبی برای ورود به رله انتخاب نمایید.

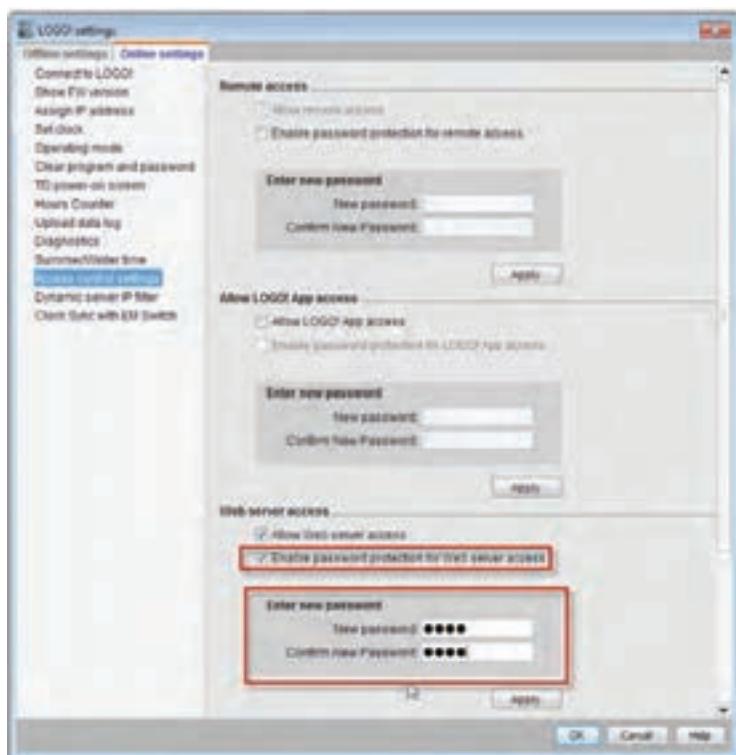


شکل ۳۲-منوی LOGO! Setting

پس از آن مطابق شکل ۳۳ روی گزینه Apply کلیک کنید و دکمه Yes را فشار دهید. در صورتی که پیام LOGO! RUN کردن ظاهر شد دکمه Yes را فشار دهید و پنجره را ببندید.

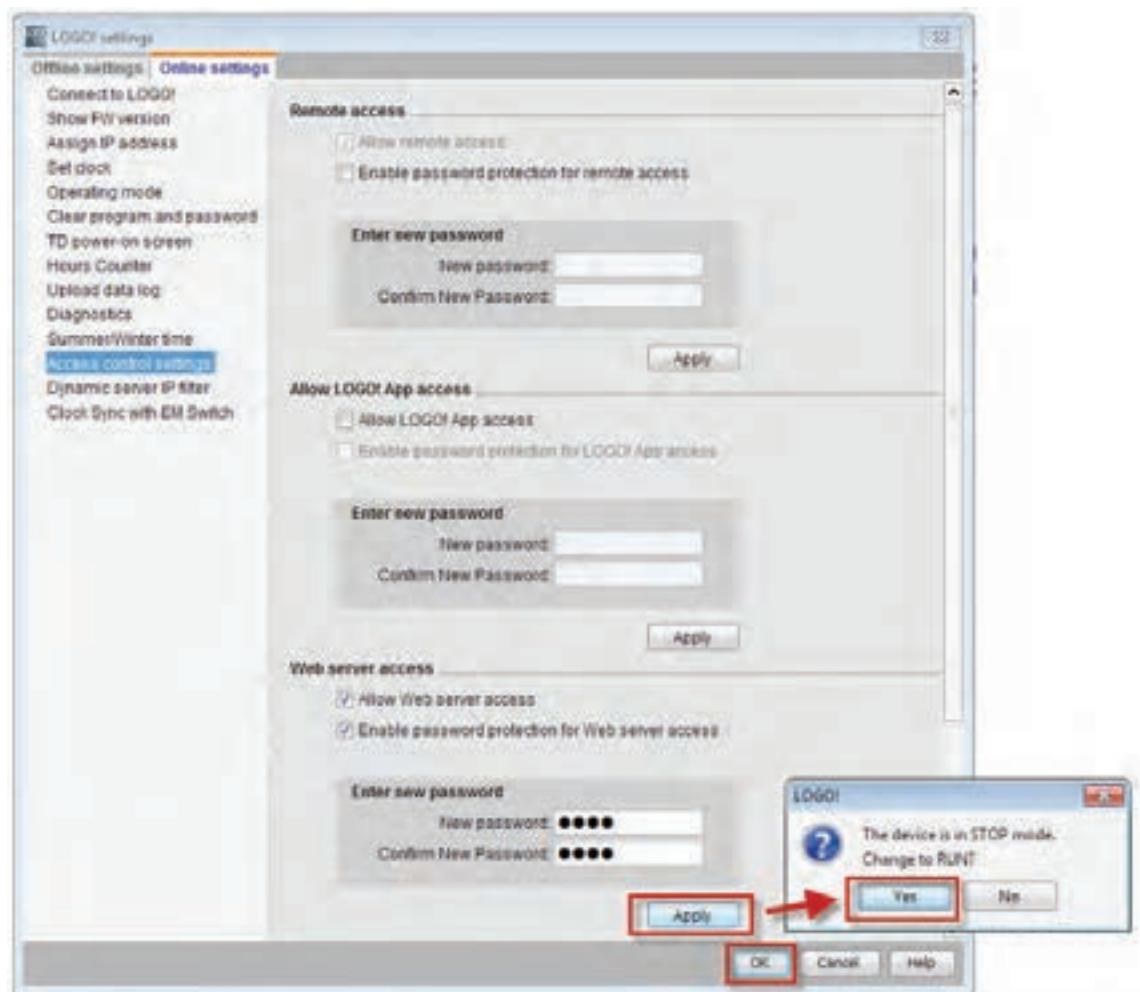

شکل ۳۳- مراحل در منوی تنظیمات

اکنون یک مرورگر اینترنتی را در (PC, Laptop و یا Tablet) باز کنید و IP آدرس تنظیمی! LOGO! را در آن وارد نمایید. مثلاً اگر این اعداد بودند ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۰ پنجره‌ای مطابق شکل ۳۴ باز می‌شود. رمز عبوری را که در قسمت قبل در مسیر "Tools > Transfer > Access control" نرم‌افزار LOGO! Soft تعریف کردید در محل نشان داده شده وارد نمایید و دکمه "Log on" را فشار دهید (شکل ۳۴).

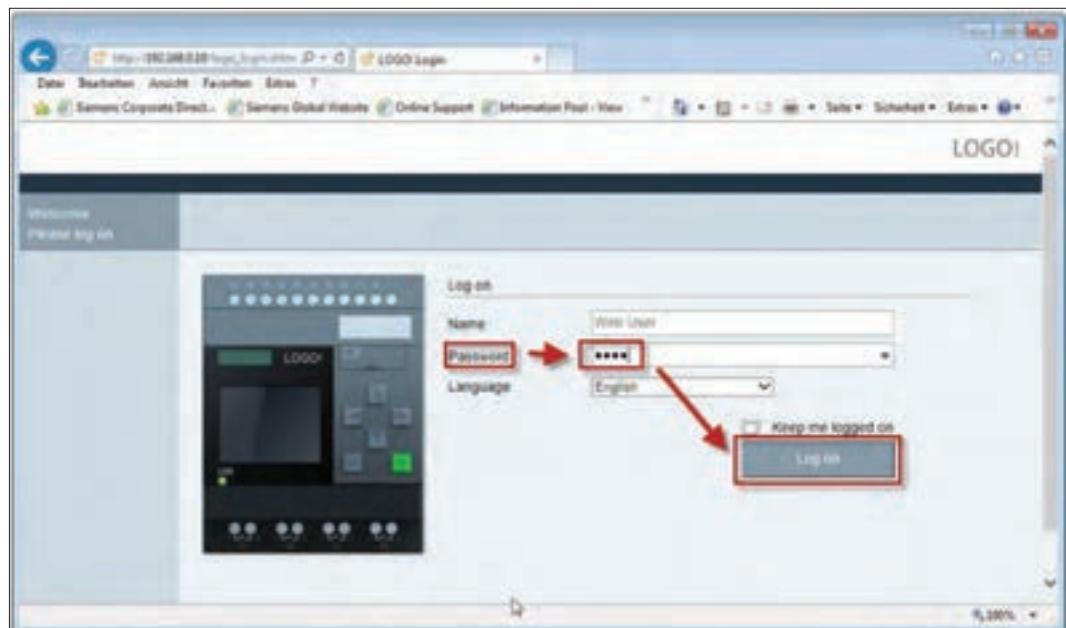

شکل ۳۴- پنجره LOGO! web server

در صورت درست انجام دادن کار پنجره‌ای مطابق شکل ۳۵ باز می‌شود که در آن اطلاعات مربوط به نمایش داده شده است.



شکل ۳۵- سیستم LOGO!

اطلاعات نشان داده شده در مورد سیستم لوگو در شکل ۳۵ شامل چه مؤلفه‌هایی است؟

تحقیق کنید



با کلیک بر روی LOGO! BM در سمت چپ صفحه همان‌طور که در شکل ۳۶ نشان داده شده است، می‌توانید وارد Basic Mode شوید.



شکل -۳۷- منوی لوگو روی گوشی تلفن همراه



شکل -۳۶ Basic Mode

روی دکمه ESC در صفحه Basic mode کلیک کنید تا کلیدهای جهت‌دار فعال شوند و با توجه به برنامه که کلیدهای جهت‌دار بالا برای روشن کردن و پایین جهت خاموش کردن به کار می‌آید می‌توانید موتورالکتریکی را روشن و خاموش کنید (شکل ۳۶).

هر چند در این کار عملی به گوشی تلفن همراه یا تبلت اشاره‌ای نشد اما در صورتی که گوشی شما از اینترنت متصل به LOGO! Modem استفاده می‌کند و مرورگری روی گوشی همراه داشته باشید می‌توانید IP تنظیمی LOGO! را در آن وارد کرده و مانند رایانه همراه همین کار را انجام دهید (شکل ۳۷).

### کار عملی ۳



## نیمه تجویزی هدف: کنترل LOGO! از طریق پیامک SMS

یکی از امکانات جدید LOGO! ۸، قابلیت اتصال به شبکه محلی و اینترنت می‌باشد. این اتصال در ساده‌ترین حالت می‌تواند به کمک یک مودم و کابل شبکه برقرار شود. در صورتی که مودم از نوع WiFi باشد می‌توان از طریق گوشی‌های تلفن همراه هوشمند، تبلت یا لپ‌تاپ و با کمک اپلیکیشن‌های ارائه شده یا وب سرور با کنترل ارتباط برقرار نمود.

برای رله LOGO! همچنین، توسط دو مژول CMR۲۰۴۰ و CMR۲۰۲۰ امکان کنترل از راه دور از طریق ارسال پیامک وجود دارد. تفاوت اصلی این دو مژول در آن است که CMR۲۰۲۰ از شبکه ۲G و مژول CMR۲۰۴۰ از شبکه ۴G پشتیبانی می‌کند (شکل ۳۸).

CMR مخفف Communication Module Radio به معنای مژول ارتباط رادیویی است. این مژول‌ها

علاوه بر ایجاد امکان ارسال و دریافت پیامک، دارای مازول GPS بوده که موقعیت و ساعت را دریافت و تنظیم می‌کند. همچنین این مازول توانایی ارسال ایمیل را نیز دارا بوده و در ارتباط‌های وب سرور از پروتکل امن HTTPS در انتقال اطلاعات استفاده می‌نماید. مازول CMR از دو سایز سیم کارت میکروسیم و نانوسیم پشتیبانی می‌کند.

همچنین با اتصال کارت حافظه می‌توان حجم حافظه داخلی آن را افزایش داد. به طور کلی تمام تنظیمات و پیکربندی مازول از طریق محیط وب سرور است و به صورت پیش‌فرض شرکت زیمنس ۱۹۲.۱۶۸.۰.۳ IP را برای این مازول اختصاص داده است. برای ارتباط با مازول باید برای سیستم X ۱۹۲.۱۶۸.۰.۰ IP در نظر گرفته شود. پس از تنظیم IP سیستم، در اولین مرحله در صفحه مرورگر ویندوز باید IP مازول وارد شود که پس از برقراری ارتباط، نیاز به نام کاربری و رمز عبور خواهد بود. (به صورت پیش‌فرض هر دو admin می‌باشند). در شکل ۳۹ نحوه اتصال لوگو و مازول نشان داده شده است.



شکل ۳۸- مازول CMR۲۰۲۰



شکل ۳۹- نحوه اتصالات

### مراحل کار عملی:

**مرحله اول: ارتباط ماژول و رایانه:** برای دسترسی به ماژول از طریق وب‌서ور کافیست تا ماژول را از طریق کابل شبکه به رایانه متصل نمود، سپس مرورگر اینترنت (مثل Internet Explorer، Chrome، Opera...) را باز کرده و در خط آدرس آن عبارت ۱۹۲.۱۶۸.۰.۳ را تایپ و کلید Enter را بفشارید. در صورتی که اتصال برقرار باشد، پنجره‌ای مشابه شکل ۴۰ باز خواهد شد.




شکل ۴۰-نمایی از محیط Web Server CMR۲۰۲۰

### CMR۲۰۲۰ تنظیمات

**یادآوری:** تمام تنظیمات و پیکربندی ماژول را از طریق محیط وب‌سرور انجام دهید. پس از تنظیم IP سیستم در اولین مرحله در صفحه مرورگر ویندوز باشد IP ماژول وارد شود که پس از برقراری ارتباط، نیاز به نام کاربری و رمز عبور خواهد بود که به صورت پیش‌فرض هر دو admin می‌باشند.


سپس از طریق منوی سمت چپ شکل ۴۰ می‌توانید تمام تنظیمات ماژول را انجام دهید. مهم‌ترین این تنظیمات عبارت‌اند از:

- ۱ از این منوی می‌توانید برای تغییر IP استفاده کنید (IP پیش‌فرض ۱۹۲.۱۶۸.۰.۳ می‌باشد). توجه کنید که در صورت تغییر IP، برای دسترسی به آن باید IP جدید را در نوار آدرس مرورگر اینترنت خود مطابق شکل ۴۱ تایپ نمایید.

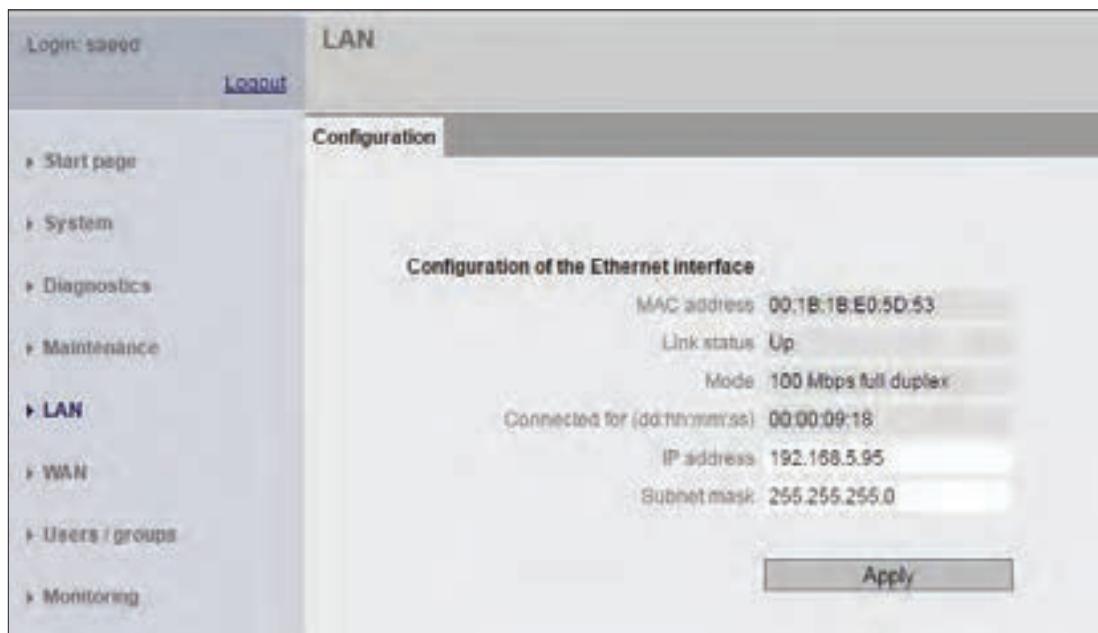


شکل ۴۱-نمایی از محیط LAN برای تغییر IP مازول

**۲-WAN:** در این منو می‌توانید تنظیمات سیم‌کارت از قبیل پین کد، رومینگ و نظایر آن را فعال کنید. نمایی از محیط WAN در شکل ۴۲ نشان داده شده است.

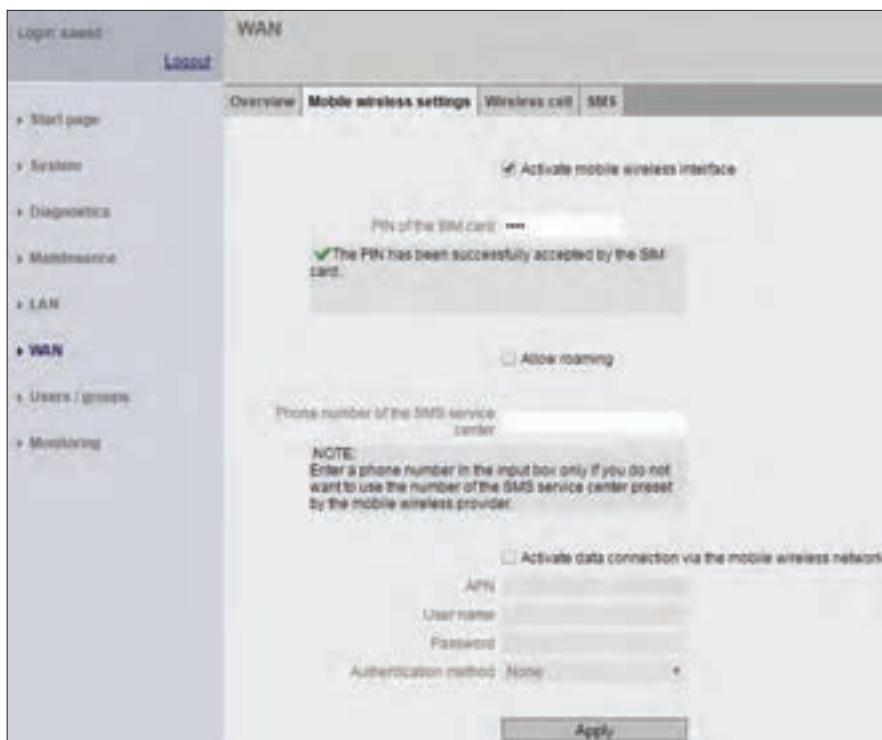

شکل ۴۲-نمایی از محیط WAN برای اختصاص پین کد

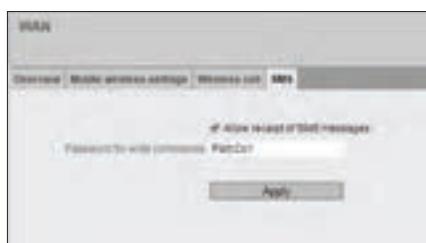

شکل ۴۳- محیط WAN در سربرگ SMS برای فعال‌سازی دریافت پیامک (SMS)

مرحله سوم: تنظیمات زبانه WAN در SMS: برای تنظیم زبانه پیامک مطابق شکل ۴۳ این تیک را انتخاب کنید تا ارتباط دو طرفه فعال شود و بتوانید از طریق ارسال پیامک به ماژول، عملیات مربوطه را انجام دهید (شکل ۴۳).

در این مرحله در قسمت پیامک SMS از نمای محیط WAN با انتخاب تیک مربوط به دریافت پیامک (Allow Receipt)، این فعال‌سازی اتفاق می‌افتد.

**۳- User/Group (فرد یا گروه):** در این قسمت کاربران به کنترلر، معرفی و میزان سطح دسترسی آنها تعیین می‌شود (شکل ۴۴).


برای این ماژول می‌توان حداقل ۰ کاربر معرفی کرد. برای هر کاربر نیاز به تنظیم موارد زیر می‌باشد:

- نام کاربری و رمز عبور
- تنظیم Allow receipt of SMS message، آیا این کاربر اجازه فرمان به ماژول از طریق SMS را دارد؟ با تعیین پاسخ Yes یا No سطح دسترسی تعیین می‌شود.
- تنظیم iPhone number of this user can be changed using SMS، آیا به این کاربر اجازه تغییر شماره تلفن همراه داده شود؟ با تعیین پاسخ Yes یا No سطح دسترسی تعیین می‌شود.




شکل ۴۴- پنجره و زبانه User / Group برای دسترسی گروهی کاربران

● **Monitoring** (پایش): در قسمت Monitoring یا پایش که در اصل مهم‌ترین بخش تنظیمات می‌باشد، می‌توان نحوه ارسال و دریافت پیامک یا SMS بر اساس رویدادهای مختلف تنظیم کرد. همچنین تنظیم متن ارسالی برای کاربران، در این قسمت قابل تنظیم می‌باشد. از دیگر امکانات این صفحه افزودن پارامترهای مختلف برای کنترل است، به عنوان مثال یک حافظه برای ذخیره مقدار AI در نظر گرفته شده است، برای بررسی مقدار این حافظه و تغییرات آن و ارسال SMS متناسب با این تغییرات، نیاز است تا این حافظه برای مازول معرفی شود، این فرایند در صفحه‌ای مشابه شکل ۴۵ انجام می‌گیرد.

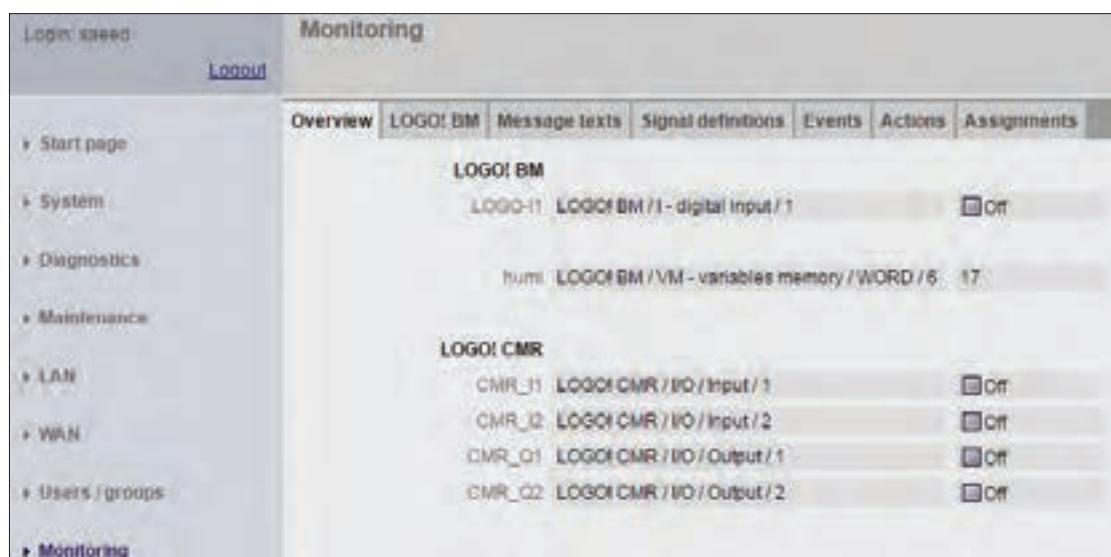


شکل ۴۵-نمایی از پنجره Monitoring یا پایش

مرحله چهارم: تنظیمات زبانه‌ها در قسمت **Monitoring** یا پایش: چنانچه از مازول CMR در کنار LOGO! استفاده می‌کنید، لازم است تا لوگو مربوطه را در این قسمت به مازول معرفی کنید. معرفی LOGO! از طریق وارد کردن IP آن در زبانه LOGO! BM انجام می‌گیرد. همچنین در این بخش می‌توانید زمان به روزرسانی اطلاعات را نیز تنظیم کنید، محیط این معرفی مشابه شکل ۴۶ می‌باشد.

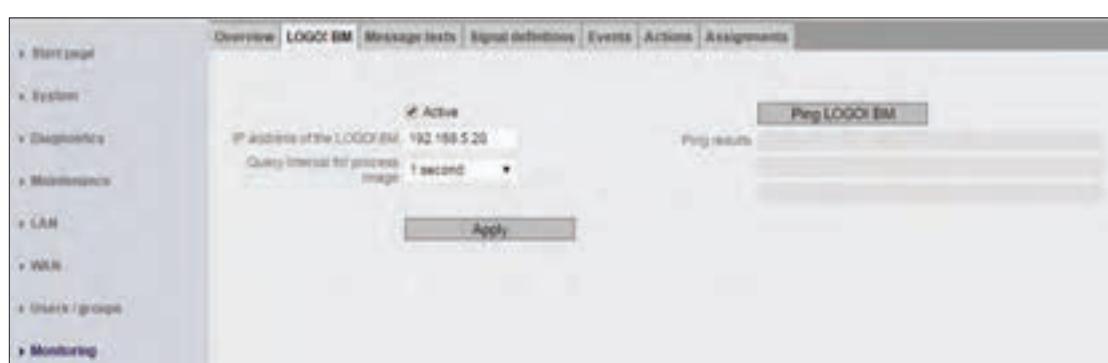

شکل ۴۶-نمایی از محیط سربگ Logo! BM

در قسمت بعد پس از معرفی LOGO! باید متن پیامک‌های مختلف در زبانه Message texts مشخص شود (شکل ۴۷)

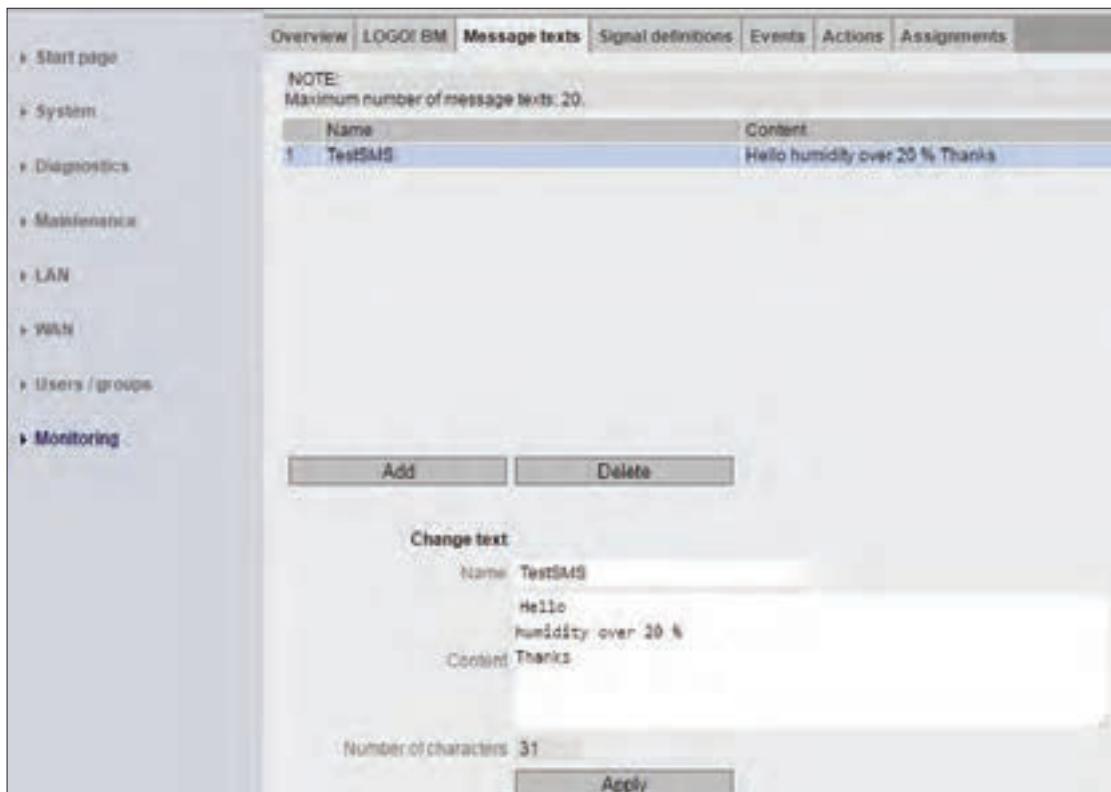

شکل ۴۷-نمایی از سربرگ Massage Text (متن پیامک‌ها)

در هر پروژه پارامترهای اشاره شده در این لیست نیاز به کنترل دارند:

- I - Digital Input
- Q - Digital Output
- M - Digital Flag
- AI - Analog Input
- AQ - Analog Output
- F - Function Key
- C - Cursor Key
- S - Digital Shift Register
- PS - Program Status
- CS - Communication Status
- VM - Variable Memory

تمام این پارامترها در سربرگ Signal definitions قابل تعریف هستند.

توجه



اما پس از تعریف پارامترها نیاز است، تا تغییر رخداد (Event) هر یک معرفی شود، به بیانی دیگر در صورت چه تغییری بر روی این پارامتر Event رخ دهد. مثلاً اگر I1 به عنوان یک پارامتر تعریف شود، برای I1 سه رخداد (Event) به صورت زیر وجود دارد:

Change to ۰ ●

Change to ۱ ●

Change ●

تنظیمات رخداد (Event) برای تمام پارامترهای در سربگ Event موجود می‌باشد.

فعالیت



گزارشی از کارهای عملی یک و دو و در صورتی که قادر به انجام کار عملی نیمه تجویزی شماره ۳ نیز بوده‌اید تهیه کنید. در گزارش اشاره کنید که به چه مشکلات و موانعی در حین انجام کارهای عملی اشاره شده مواجه شده‌اید.

کار عملی ۴




(نیمه تجویزی)

هدف: کاربرد LOGO! ۸ در توسعه مدارات خانه هوشمند با پروتکل KNX

در سال یازدهم کارهای عملی در زمینه کنترل روشنایی خانه‌های هوشمند KNX ارائه و انجام شد. هدف از کنترل روشنایی خانه هوشمند، پیدا کردن راه حل‌هایی برای صرفه‌جویی انرژی به دنبال آسایش و ایمنی در ساختمان است. یکی از محل‌هایی که نباید از چشم افراد در هوشمندسازی تأسیسات دور بماند موتورخانه ساختمان است که احتیاج به کنترل دارد. هر چند سیستم حرфه‌ای KNX می‌تواند تمامی مسائل را برای یک خانه هوشمند پوشش دهد، اغلب برای اتوماسیون خانه، در دسترس عموم نیست. لذا برای این منظور باید دنبال راهکارهای دیگری نیز بود.

رله ۸ LOGO! و ماژول جدید CMK ۲۰۰۰ برای برقراری ارتباط با KNX، راه حلی انعطاف‌پذیر با چند قطعه KNX انتخابی ارائه می‌دهد که همین امر برای مصرف‌کننده، مزیت‌های بیشتر و راحتی خواهد داشت. با این ماژول تغییر شرایط اتاق‌ها بسیار ساده خواهد بود.

همان طور که می‌دانید رله ۸ LOGO! و KNX با دو سیستم کاملاً متفاوت با همدیگر کار می‌کنند و در این بخش قرار است در یک کار عملی ساده در مدار روشنایی و تهویه حمام، هواکش از طریق رله ۸ LOGO! ۸ و روشنایی آن از طریق KNX فرمان گیرد. در شکل ۴۸ نحوه اتصالات مربوط به این کار عملی نشان داده شده است.

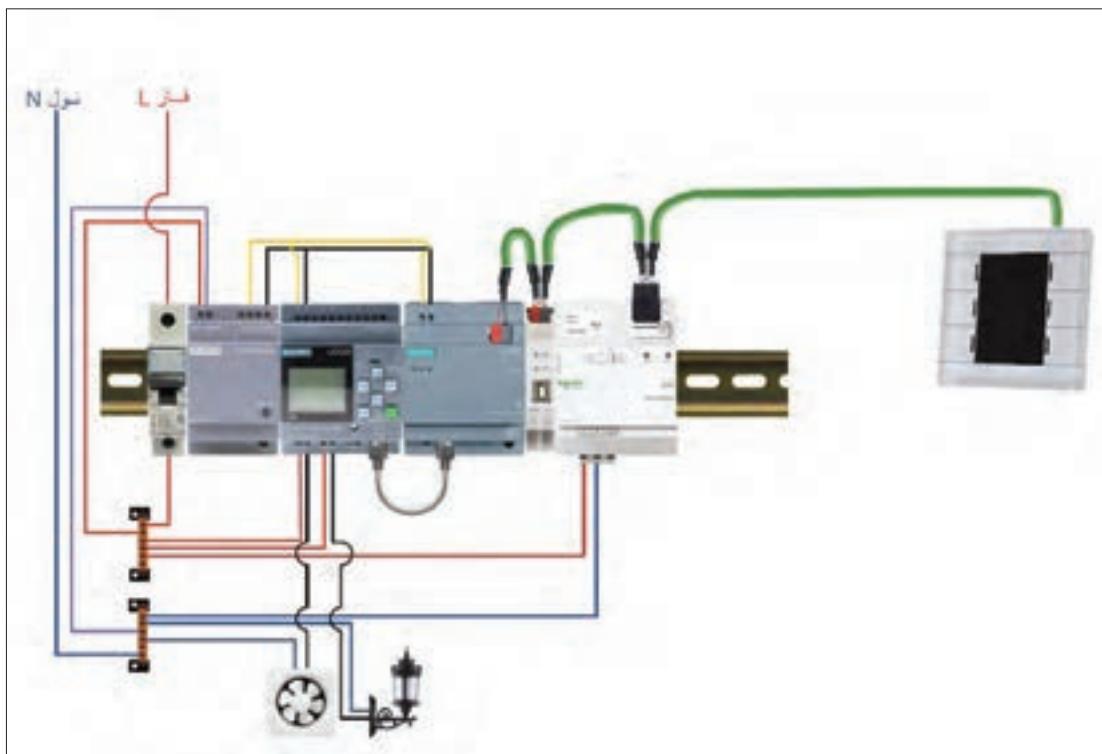

شکل ۴۸- نحوه سیم‌بندی و ارتباطات هواکش و روشنایی حمام

رله LOGO! دارای یک سری تایмер و امکانات داخلی با ورودی / خروجی‌های محدود است که عمدتاً برای اتوماسیون پروژه‌های کوچک به کار می‌رود. KNX نیز پروتکل استاندارد برای هوشمندسازی خانه هوشمند است. در حال حاضر بیش از ۴۰۰ شرکت در سطح جهان، تولیدات خود را بر پایه KNX طراحی و تولید می‌کنند. در پروتکل KNX عملًا محدودیتی برای تعداد ورودی / خروجی وجود ندارد. هر قطعه KNX، که در شکل ۴۹ نیز نشان داده شده است، آدرس مخصوص به خود را دارد که در داخل شبکه از طریق آن قابل دسترسی می‌باشد.

رله LOGO! می‌تواند با شبکه KNX ارتباط برقرار کرده و تا ۶۰ سیگنال مختلف ارتباط بدهد. برای این کار فقط به ارتباط متقابل نیاز است تا! LOGO! را به KNX متصل کنید. در این صورت طرح کلی بسیار ارزان تمام خواهد شد. مازلول ۲۰۰۰ CMK2000، دقیقاً همین کار را انجام می‌دهد. ارتباط رله LOGO! با مازلول از طریق درگاه ارتباطی یا پورت اترنت برقرار می‌شود و همین امر مزیت‌های زیر را به دنبال دارد:


- ۱- ترکیب! LOGO! و مازلول CMK2000، یک کنترلر هوشمند در شبکه KNX با ورودی/خروجی‌های آنالوگ و دیجیتال در اختیار شما قرار می‌دهد.

- ۲- دارای ۵۰ شیء ارتباطی قابل برنامه‌ریزی است.
  - ۳- حداقل ترکیب قابل اجرا برای! LOGO! را به همراه دارد.
  - ۴- توابع زمانی و آنالوگ داخل برنامه! LOGO! قابل استفاده می‌باشند.
  - ۵- سنکرون‌سازی (هم‌زمان‌سازی) زمان در سیستم‌های متصل شده امکان‌پذیر است.
- برای استفاده از رله LOGO! در پروژه‌های KNX، نیاز به نرم‌افزار ETS5 و LOGO! Soft VERA/2 است.

خواهید داشت.

در شکل ۴۹ نمونه‌ای از تجهیزات مورد نیاز و ارتباطات قطعات برای پروژه مورد نظر معرفی شده است.  
این تجهیزات شامل موارد زیر است:

- ۱- رله ۱۲/۲۴ RCE
- ۲- مازول LOGO CMK۲۰۰۰
- ۳- کلید Switch UP۲۲۳/۳

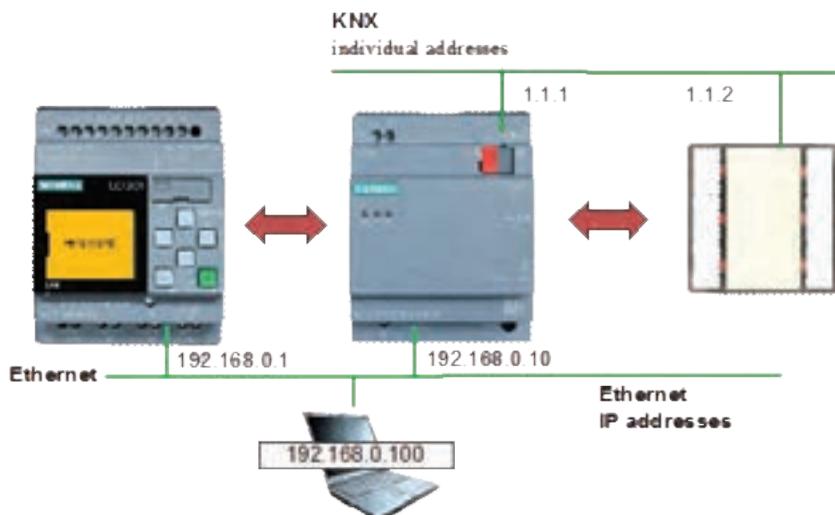

شکل ۴۹- آدرس دهی و ارتباط KNX و Logo!

فعالیت




در مورد آدرس دهی رله و قطعات دیگر در شکل ۴۹ بحث و تبادل نظر کنید.

### مراحل انجام کار عملی:


#### مرحله اول: ارتباط از LOGO>KNX

برنامه‌ای بنویسید که با اعمال یک ورودی I1 در برنامه LOGO، یک هواکش در حمام با تایмер تأخیر در کار کند. برنامه Logo! مطابق شکل ۵۰ خواهد بود.

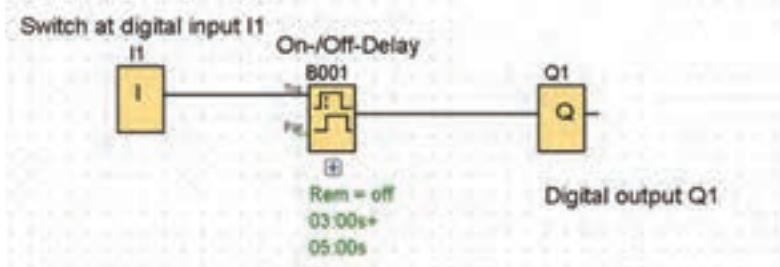


شکل ۵۰- برنامه شروع به کار هواکش با تأخیر زمانی

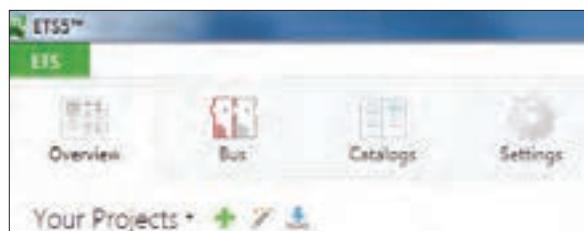**گام ۱:** برای این کار، برنامه ETS را باز کرده و در قسمت Overview که در شکل ۵۱ نشان داده شده است، پروژه جدیدی ایجاد کنید.



شکل -۵۱

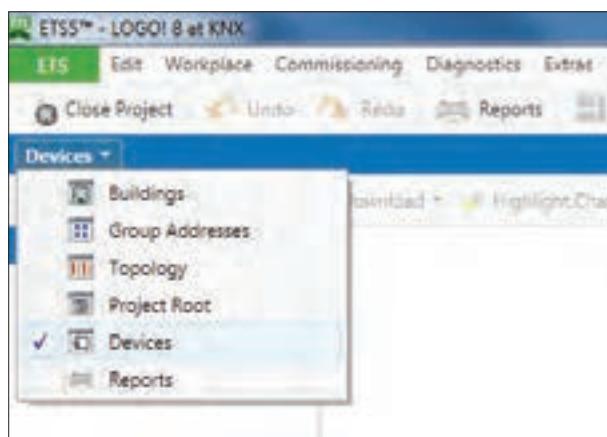از سال گذشته به خاطر دارید با پنجره Devices می‌توانستید قطعه جدید اضافه کنید (شکل ۵۲).



شکل -۵۲ - پنجره Device

ماژول CMK۲۰۰۰ به عنوان یک قطعه و با نام LOGO! Module در پروژه‌های KNX ETS قابل تعریف است. برای این کار کاتالوگ KNXprod آن را از سایت شرکت سازنده آن دانلود کنید. روی Add Devices کلیک کنید تا پنجره کاتالوگ مطابق شکل ۵۳ باز شود. کلید هوشمند BTM wall switch هم در پنجره کاتالوگ مشاهده می‌شود که در این پروژه از آن استفاده خواهد کرد. لازم به ذکر است هر کلید هوشمند KNX قطعات هر کارخانه دیگری را نیز می‌شناسد. پس برای این پروژه می‌توانید آن را به کار بگیرید زیرا که KNX یک پروتکل باز است. اگر کاتالوگ مربوط به ماژول CMK۲۰۰۰ را در اختیار ندارید، می‌توانید به راحتی از سایت شرکت سازنده پیدا کنید.




شکل - ۵۳ – پنجره کاتالوگ

بعد از دانلود، آن را در کاتالوگ Device پروژه وارد کنید. اکنون می‌توانید کاتالوگ (Database) شرکت سازنده را در پروژه خود مشاهده کنید. (شکل ۵۴)




شکل ۵۴ – کاتالوگ محصولات

گام دوم: یک ساختمان دارای room به نام راهرو و یک cabinet با تابلو DB را به عنوان فضا تعریف کنید. تعریف این فضاهای در شکل ۵۵ نشان داده شده است

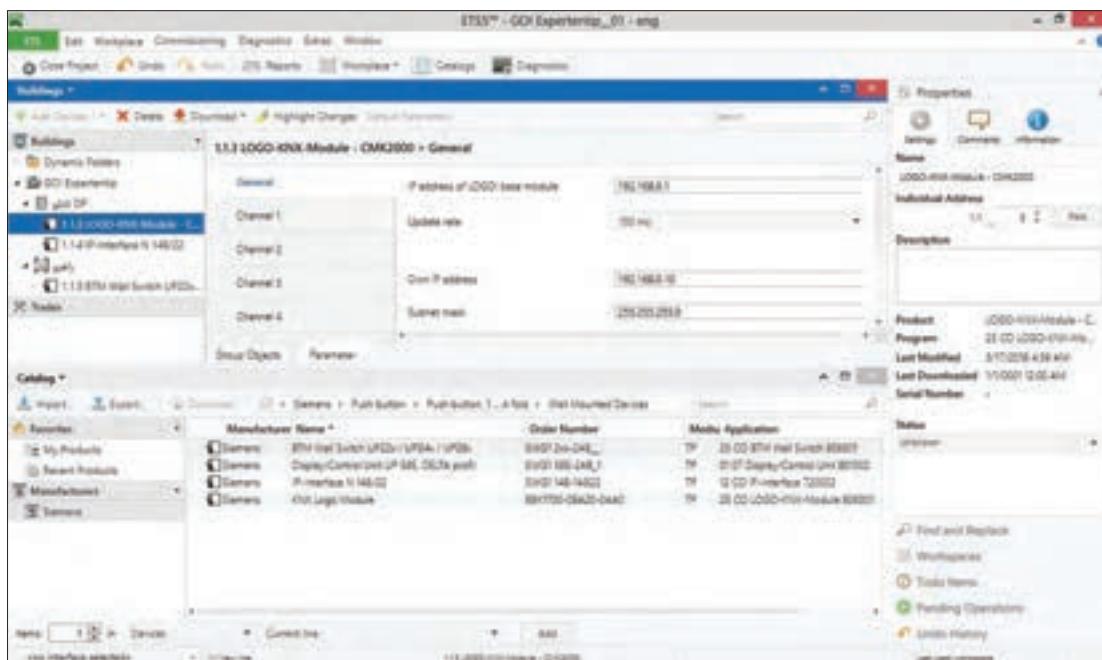

شکل ۵۵- تنظیمات پارامتر

دیواری BTM را نیز مشابه روش فوق به پروژه و در فضای راهرو اضافه کنید. اکنون باید در پوشه پارامترها همان طور که در شکل ۵۵ نشان داده شده است، تنظیمات هر کدام از قطعات فوق را اعمال کنید.  
گام سوم: برای تنظیمات پارامتری روی KNX Logo Module رفته و همچنین روی زبانه آن parameter را کلیک کنید تا پنجره مربوط به آن باز شود و در قسمت General تنظیمات را مطابق شکل ۵۶ وارد نمایید.

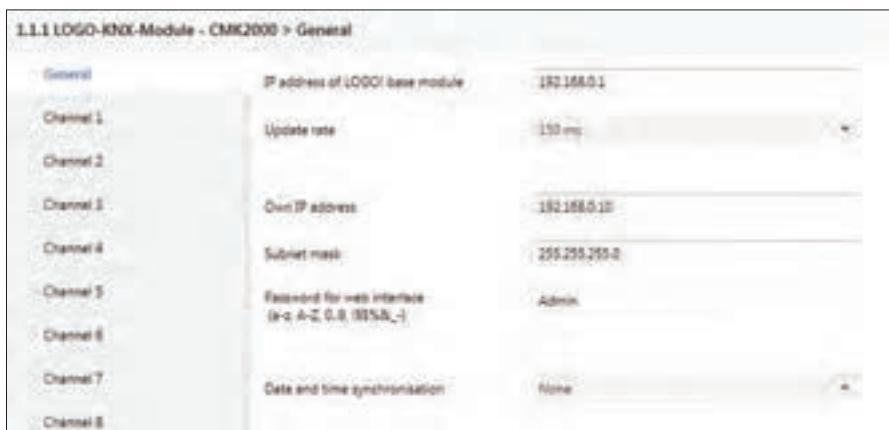


شکل ۵۶- تنظیمات General مربوط به CMK2000

آی پی آدرس هر کدام از این دو قطعه مشابه نمونه نشان داده شده در جدول ۲ است.

جدول ۲- آی پی آدرس! LOGO! و ماژول

Device	LOGO! ۸	LOGO! CMK۲۰۰۰
IP-Address at delivery	۱۹۲.۱۶۸.۰.۱	۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۰

اکنون بر روی channel ۱ رفته و تنظیمات خواسته شده را مطابق شکل ۵۷ انجام دهید.

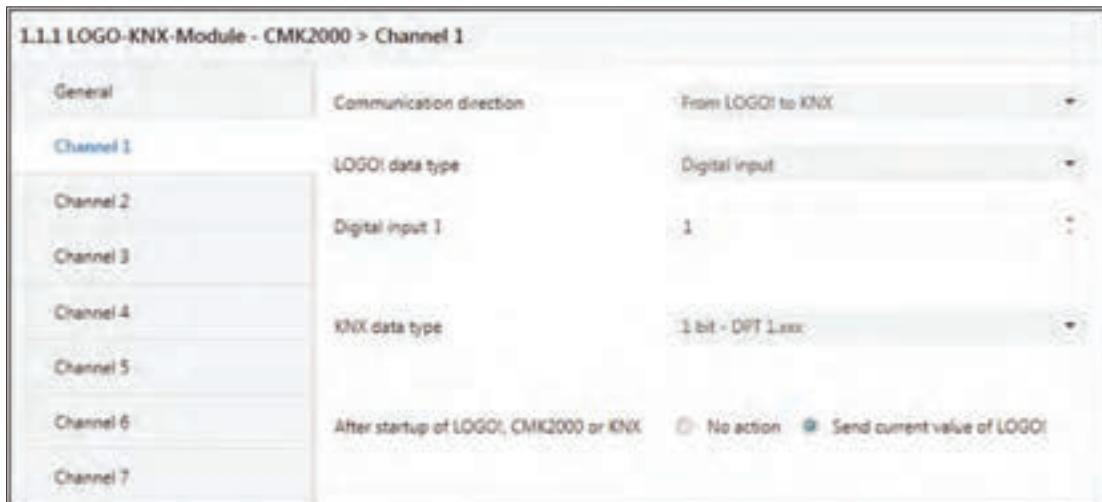

شکل ۵۷- تنظیمات کanal CMK۲۰۰۰

در این مرحله اولین شیء ارتباطی یا LOGO! object با شکل ۵۸ مطابق شود.




شکل ۵۸- ارتباطی Object CMK۲۰۰۰

پارامترهای مربوط به کلید دیواری را نیز به مشابه شکل های ۵۹ و ۶۰ وارد نمایید.

**1.1.2 BTM Wall Switch UP22x / UP24x / UP28x > Device selection**

Device selection	Device type (select this first, please)	wall switch triple / quadruple
General - Timers		
General - LED's	Design selection wall switch triple / quadruple	<input type="radio"/> DELTA profile/style (quadruple) <input checked="" type="radio"/> DELTA i-system (triple)
LED A	Function selection wall switch triple / quadruple	UP245/3; UP287/3; UP223/3 with LED
LED B		
LED C	Scene control (only available for wall switches with IR or Temp)	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Yes


شکل ۵۹- تنظیمات پارامترهای کلید دیواری

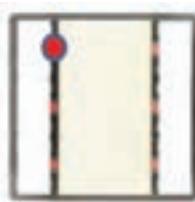

**1.1.2 BTM Wall Switch UP22x / UP24x / UP28x > General - LED's**


Device selection	Orientation LED	
General - Timers	Orientation LED	Off
General - LED's	Dim orientation LED	No (=100%)
LED A	Short flashing of LED when LED is dark	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Yes
LED B		
LED C	Status LEDs	
Button pair A	Dim status LED's	No (=100%)
Button pair B	Alarm annunciation (=flashing of all LED's)	<input checked="" type="radio"/> flash when 1 <input type="radio"/> flash when 0
Button pair C	Function blinking object (obj. 27)	
	100% brightness when flashing	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Yes

شکل ۶۰-الف- تنظیمات پارامترهای کلید دیواری

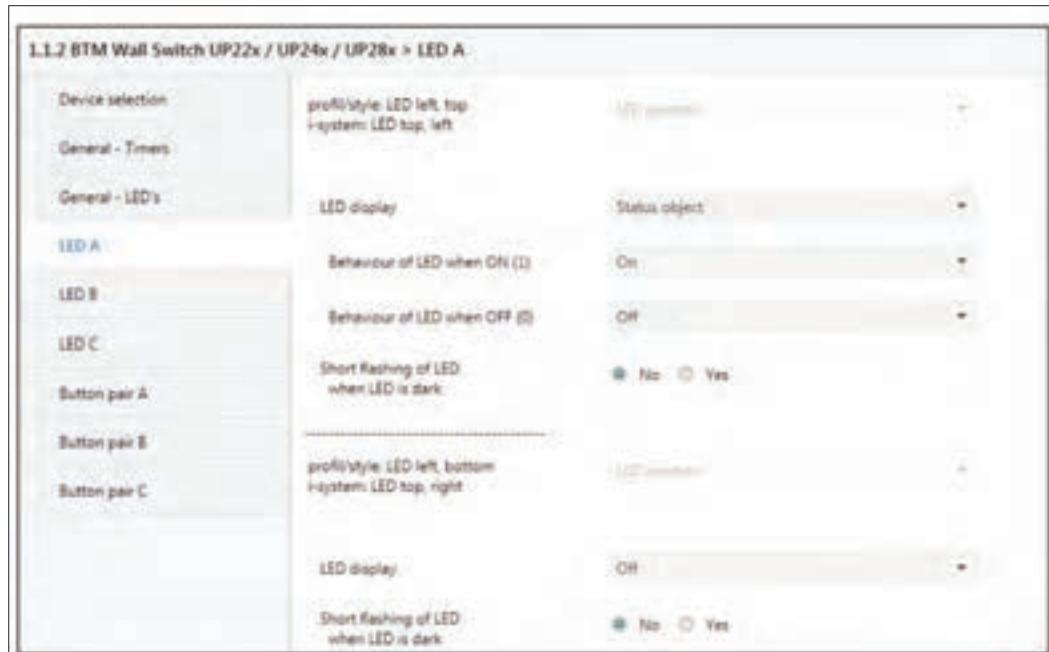


شکل ۶۰-ب – تنظیمات پارامترهای کلید دیواری

**گام چهارم:** بین موضوعات (object)های گروهی این دو قطعه باید یک ارتباط برقرار کنید. برای این کار یک آدرس گروهی به صورت دستی از پنجره Group Address و گزینه add Main Group انتخاب کنید.  
(شکل ۶۱)

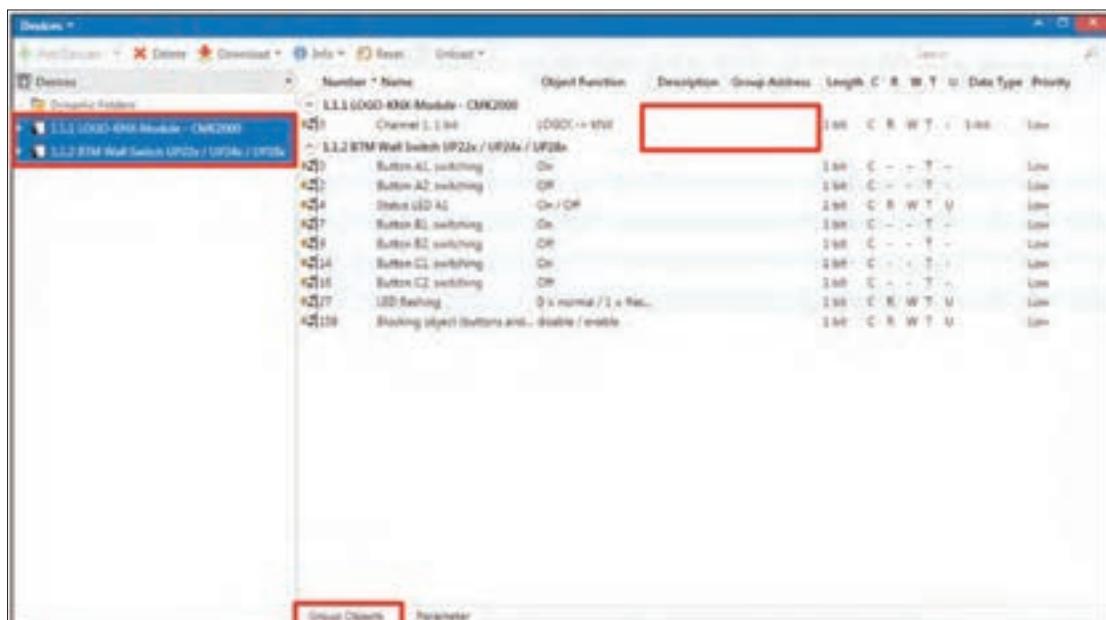

شکل ۶۱-آدرس گروهی

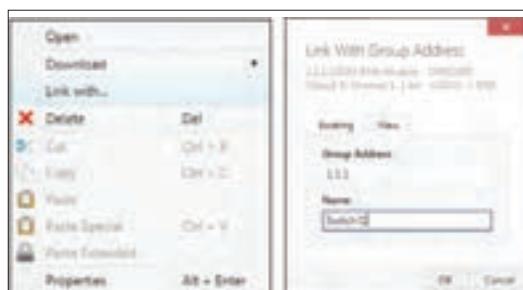

شکل ۶۲- تخصیص آدرس گروهی

اکنون گزینه Group object را انتخاب کرده و با کلیک راست گزینه... Link with... را انتخاب کنید و Group Address را ۱۱۱۰ نام را Switch I1 مطابق شکل ۶۲ قرار دهید.

سپس برای تکرار مجدد همان آدرس گروهی مطابق شکل ۶۳ Drag & drop (کشیدن و رها کردن با موس) عمل کنید. LED A1 از کلید هوشمند و Channel (CMK۲۰۰۰) از

Number	Name	Object Function	Description	Group Address
1.1.1 LOGO-KNX-Module - CMK2000				
0	Channel 1, 1 bit	LOGO! -> KNX	Switch II	1/1/1
1.1.2 ETM Wall Switch UP22x / UP24x / UP28x				
0	Button A1, switching	On		
2	Button A2, switching	Off		
4	Status LED A1	On / Off		
7	Button B1, switching	On		
9	Button B2, switching	Off		
14	Button C1, switching	On		
16	Button C2, switching	Off		
27	LED flashing	0 = normal / 1 = flas...		
158	Blocking object (buttons and...)	disable / enable		

Number	Name	Object Function	Description	Group Address
1.1.1 LOGO-KNX-Module - CMK2000				
0	Channel 1, 1 bit	LOGO! -> KNX	Switch II	1/1/1
1.1.2 BTM Wall Switch UP22x / UP24x / UP28x				
0	Button A1, switching	On		
2	Button A2, switching	Off		
4	Status LED A1	On / Off	Switch II	1/1/1
7	Button B1, switching	On		


## شکل ۶۳ - آدرس Drag & Drop گروهی

**مرحله دوم: ارتباط از :LOGO > KNX**  
 یک سیگنال این بار از KNX به LOGO! ارسال می‌شود و این کار توسط کلید هوشمند BTM صورت می‌پذیرد، برای این کار از قطعه Logo module مطابق شکل ۶۴ مقادیر آن را تنظیم کنید.




شکل ۶۴ – تنظیمات پارامترهای کانال ۲، CMK۲۰۰۰

کلید هوشمند را هم به صورت شکل ۶۵ تنظیم نمایید. از زوچ دکمه A، دکمه A1 را در حالت قرار داده و آن را برای روشن و خاموش کردن روشنایی حمام در نظر بگیرید.

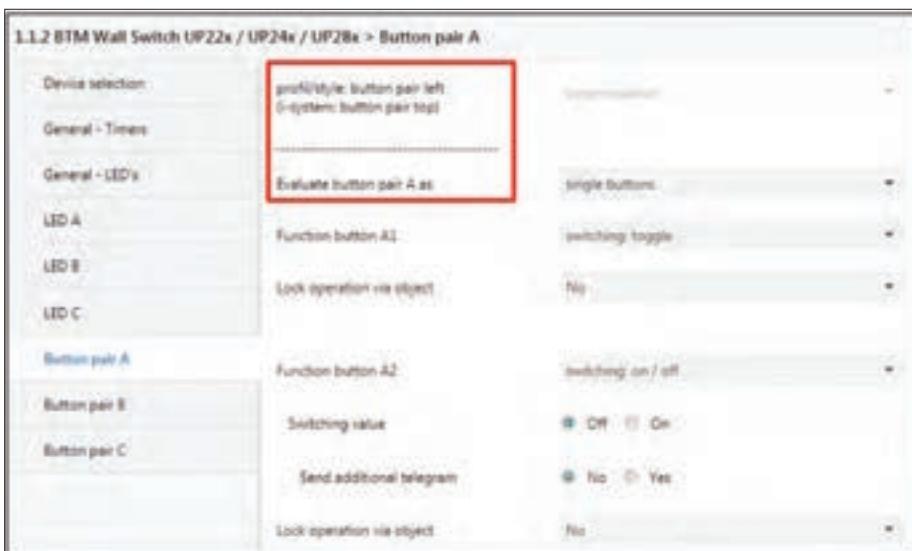

شکل ۶۵ – تنظیمات کلید دیواری


در ادامه مجدد آدرس گروهی بین LOGO! Module و کلید هوشمند مطابق شکل ۶۶ باید ایجاد نمایید.

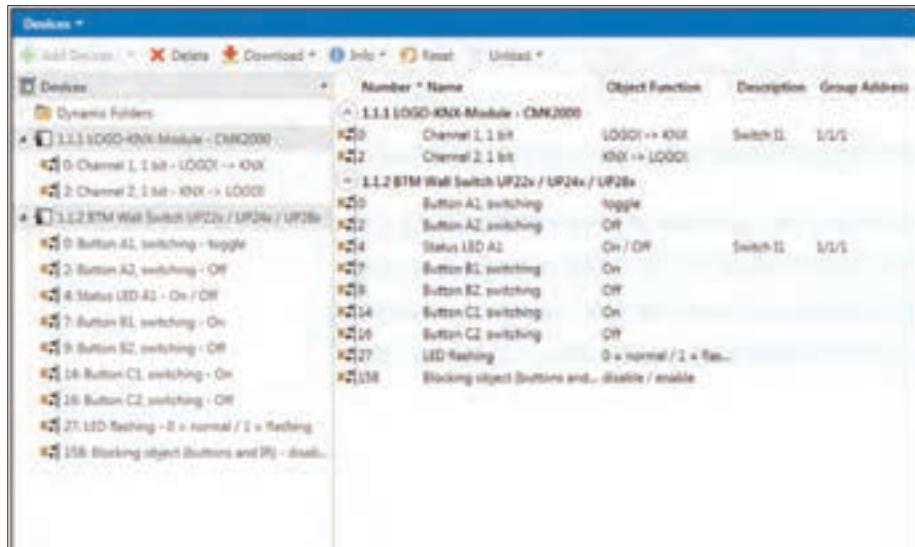

شکل ۶۶- آدرس گروهی بین CMK۲۰۰۰ و کلید هوشمند

در ادامه مقدار ۱/۱/۲ و در قسمت نام Group Address را مطابق شکل ۶۷ وارد کنید (شکل ۶۸)

Number * Name	Object Function	Description	Group Address	Length	C	R	W	T	U	Data Type	Priority
- 1.1.1 LOGO-KNX-Module - CMK2000											
#2 0 Channel 1, 1 bit	(LOGO) => KNX	Switch II	1/1/1	1bit	C	R	W	T	-	1-bit	Low
#2 2 Channel 2, 1 bit	KNX => LOGO!			1bit	C	R	W	T	-	1-bit	Low
- 1.1.2 BTM Wall Switch UP22x / UP24x / UP28x											
#2 0 Button A1, switching	toggle			1bit	C	-	W	T	-		Low
#2 2 Button A2, switching	Off			1bit	C	-	-	T	-		Low
#2 4 Status LED A1	On / Off	Switch II	1/1/1	1bit	C	R	W	T	U		Low
#2 7 Button B1, switching	On			1bit	C	-	-	T	-		Low
#2 9 Button B2, switching	Off			1bit	C	-	-	T	-		Low
#2 14 Button C1, switching	On			1bit	C	-	-	T	-		Low
#2 16 Button C2, switching	Off			1bit	C	-	-	T	-		Low
#2 27 LED Fashing	0 = normal / 1 = fash...			1bit	C	R	W	T	U		Low
#2 38 Blocking object (buttons and... disable / enable				1bit	C	R	W	T	U		Low

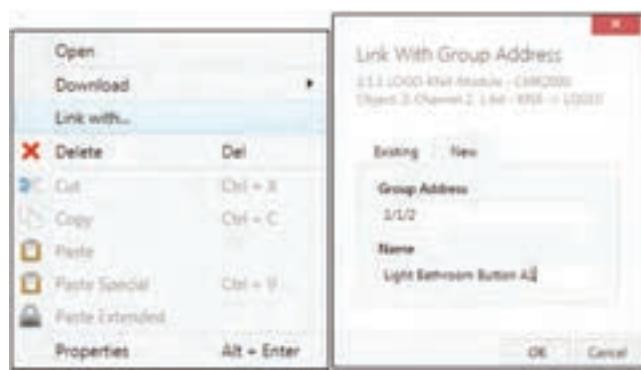

شکل ۶۷- تخصیص آدرس گروهی


مطابق شکل ۶۸ با (button A1) از کلید هوشمند و Channel ۲ از CMK2000 برای ایجاد آدرس گروهی Drag & drop کنید.

Number * Name	Object Function	Description	Group Address
1.1.1 LOGO-KNX-Module - CMK2000			
0 Channel 1, 1 bit	LOGO! → KNX	Switch II	1/1/1
2 Channel 2, 1 bit	KNX → LOGO!	Light Bathroom Button A3	1/1/2
1.1.2 BTM Wall Switch UP22x / UP24x / UP28x			
0 Button A1, switching	toggle	Light Bathroom Button A1	1/1/2
2 Button A2, switching	Off		
4 Status LED A1	On / Off	Switch II	1/1/1
7 Button B1, switching	On		
9 Button B2, switching	Off		
14 Button C1, switching	On		
16 Button C2, switching	Off		
27 LED flashing	0 = normal / 1 = flas...		
158 Blocking object (buttons and... disable / enable			

شکل ۶۸ آدرس گروهی Drag & Drop

با توجه به پنجره تنظیمات channel ۲ CMK2000 برای Digital Flag M1 احتیاج به LOGO! SOFT برنامه رسم کرده نرمافزار! LOGO! پیدا کنید که آن را نیز مطابق شکل ۶۸ در کنار بقیه برنامه LOGO! انتقال دهید.

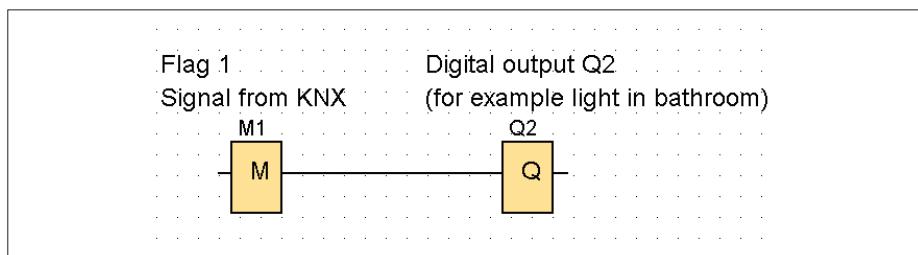توجه داشته باشید همیشه باید مطابق شکل ۶۹ از پرچم یا Flag های LOGO! برقراری ارتباط با KNX و ایجاد منطق استفاده نمایید.



شکل ۶۹ برقراری ارتباط با KNX

گام پنجم: برای انتقال برنامه از ETS مازول ارتباط USB را لازم دارد. از منوی BUS در صفحه اصلی نرمافزار درگاه ارتباطی را به نرمافزار ETS معرفی نمایید. در ادامه از گزینه Download All (برای بار اول) و برای دفعات بعدی (Download partial) استفاده کنید و برنامه را روی سختافزار انتقال دهید. اکنون پروژه آماده اجرا است. با توجه به تجربیاتی که در سال یازدهم پیدا کردۀاید می‌توانید پروژه را آزمایش نمایید.

گزارشی از نحوه انجام کار عملی شماره چهار و موانعی که در طی انجام کار با آنها برخورد کردۀاید تهیه کنید و به کلاس درس ارائه دهید.

فعالیت



## ارزشیابی شایستگی کاربردهای خاص رله‌های قابل برنامه‌ریزی

### شرح کار:

نصب برنامه Logo App روی تبلت یا تلفن همراه هوشمند ارتباط رله با تلفن همراه هوشمند و تعریف آی‌پی شبکه در رله راهاندازی موتورالکتریکی از طریق تلفن همراه هوشمند یا تبلت راهاندازی موتورالکتریکی از رایانه Web Server

### استاندارد عملکرد: راهاندازی موتورالکتریکی با تلفن همراه هوشمند و رایانه شاخص‌ها:

نصب نرمافزار روی تلفن همراه و رایانه - تنظیم مراحل مختلف برنامه در نرمافزار - راهاندازی موتورالکتریکی به صورت اینترنتی و راهاندازی از طریق شبکه سیم‌کشی رله قابل برنامه‌ریزی و موتورالکتریکی و کلیدهای کنترلی

### شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: فضای مناسب - ابزار مناسب - مدت زمان متناسب با حجم کار  
ابزار و تجهیزات: ابزار عمومی سیم‌کشی برق - لپ‌تاپ (رایانه همراه) یا PC - سرسیم - تلفن همراه هوشمند یا تبلت - کنترکتور - شستی استپ و استارت - رله قابل برنامه‌ریزی و کابل آن - قطعات CMR۲۰۲۰، CMK۲۰۰S۰ - مودم و خط اینترنت - موتورالکتریکی تک‌فاز و سه‌فاز - لباس کار

### معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	نصب برنامه روی تلفن همراه، تبلت و ارتباط از طریق wifi و تعریف آن در گوشی تلفن همراه هوشمند	۲	
۲	برنامه‌نویسی و تعریف کلیدهای کنترلی موتور و راهاندازی موتور (کار عملی ۱ و ۲)	۲	
۳	کنترل موتور الکتریکی توسط ارسال پیامک با قطعه CMR۲۰۲۰	۱	
۴	توسعه مدارات ساختمان‌های هوشمند با قطعه CMK۲۰۰۰	۱	
	شاخص‌گذاری کاربردهای غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست‌محیطی و نگرش: کسب اطلاعات کارتخیمی مستندسازی ویژگی شخصیتی	۲	
	میانگین نمرات	*	

\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.

## منابع و مأخذ

- ۱- برنامه درسی درس طراحی و اجرای رله‌های قابل برنامه‌ریزی سال ۱۳۹۶ - دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش رشته الکتروتکنیک.
- ۲- تکنولوژی و کارگاه برق صنعتی، محمود اعتضادی، ناصر ساعتچی، عباس یوسفی، شهرام خدادادی، محمد حسن اسلامی و علی‌رضا حجر گشت، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، چاپ پانزدهم، ۱۳۹۵.

- ۳- Applications for all sectors of industry and trade, SIEMENS.
- ۴- LOGO! Practical Training Graune, Thielert, Wenzl.
- ۵- Grundlegende Lichtschaltungen zur Gebäudeautomation SIEMENS.
- ۶- LOGO! System Manual EN. SIEMENS.
- ۷- LOGO! - Europa - Lehrmittel.
- ۸- Berufsschule Gmunden LOGO! Lehrstoff Schüler.
- ۹- Steuerungstechnik mit LOGO!.
- ۱۰- Wintergartensteuerung mit der LOGO!, Markus Paffe.
- ۱۱- Praxisbuch Elektroberufe, Meis Eric.
- ۱۲- ZEN Application ,OMRON.
- ۱۳- ZELIO Library, Telemecanique.
- ۱۴- Easy 400/600/800 Manual.
- ۱۵- GE - Durus - Manual.
- ۱۶- SG2PLR - UserManual, TECO.



سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی جهت ایفادی نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می‌کند. برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب‌های درسی راه‌اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان درباره کتاب‌های درسی نوئنگاشت، کتاب‌های درسی را در اولین سال چاپ، با کمترین اشکال به دانش‌آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل محتواهای آموزشی و پرورشی استان‌ها، گروه‌های آموزشی و دبیرخانه راهبری دروس و مدیریت محترم پژوهه آقای محسن باهو نقش سازنده‌ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تلاش تمامی این همکاران، اسماعیل دبیران و هنرآموزانی که تلاش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائه نظرات خود سازمان را در بهبود محتواهای این کتاب یاری کرده‌اند به شرح زیر اعلام می‌شود.

**اسامی دبیران و هنرآموزان شرکت کننده در اعتبارسنجی کتاب طراحی و اجرای رله‌های قابل  
برنامه‌ریزی رشتہ الکترونیک کد ۲۱۲۲۶۶**

ردیف	نام و نام خانوادگی	استان محل خدمت	ردیف	نام و نام خانوادگی	استان محل خدمت
۱	مهدی دراهکی	بوشهر	۱۵	محمد رضا خایف‌زاده	سیستان و بلوچستان
۲	وحید پازوکی	شهرستان‌های تهران	۱۶	مجتبی آقاجانی	اصفهان
۳	فرهاد بشردوست	آذربایجان شرقی	۱۷	محسن خلیلی‌زاده	کرمان
۴	محمد مقامیان‌زاده	خوزستان	۱۸	سینا جوادی مهریزی	یزد
۵	احمد مرادقلی	سیستان و بلوچستان	۱۹	یوسف رضایی	هرمزگان
۶	تورج غلامی	همدان	۲۰	خداکرم عمادی	بوشهر
۷	حسین علی قاسمی دشتی	قم	۲۱	حمدی چراغیان	ایلام
۸	مجید روغنی	خراسان شمالی	۲۲	محمد اسماعیل حسنی	فارس
۹	میثم فیضی	آذربایجان غربی	۲۳	محمد رضا دهقان	اردبیل
۱۰	محمد ابراهیم حسن‌زاده	خراسان جنوبی	۲۴	آریز مرادی	کردستان
۱۱	مرتضی درخشان	قزوین	۲۵	حسن کرمی	زنجان
۱۲	خلیل حسنی	زنجان	۲۶	محمد رضا راستین	خراسان رضوی
۱۳	محمد کاظمی	مازندران	۲۷	علی نیکو صحبت	قم
۱۴	فرزاد جوینده محبوب	گیلان	۲۸	امین مرادی	لرستان

هئر آموزان محترم، هئر جيانت عزيز و اولياي آنان مي توانند نظرهاي اصلاحي خود را درباره مطالب اين كتاب از طريق نامه  
به شانسي تهران - صندوق پتي ۴۸۷۴ / ۱۵۸۷۵ - گروه درسي مربوط و يا پيام نکار [tvoccd@roshd.ir](mailto:tvoccd@roshd.ir) ارسال نمايند.

وبگاه: [tvoccd.oerp.ir](http://tvoccd.oerp.ir)

دفترچه كتابهاي درسي فني و حرفهاي و کار داش