

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دانش فنی تخصصی

رشته الکترونیک
گروه برق و رایانه
شاخه فنی و حرفه‌ای

پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه



وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی



دانش فنی تخصصی (رشته الکترونیک) - ۲۱۲۲۷۵

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش

سید محمود صموئی، شهرام نصیری سوادکوهی، رسول ملک محمد، محمود شبانی، احمد توکلی و
مُناگوذری (اعضای شورای برنامه‌ریزی)

رضا فتاحی (پودهمان^۲)، رسول ملک محمد، احمد توکلی (پودهمان^۳)، سید محمود صموئی،

شهرام نصیری سوادکوهی و محمود شبانی (پودهمان‌های ۱، ۲، ۳، ۴، ۵) (اعضای گروه تألیف)

اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

مجید ذاکری یونسی (مدیر هنری) - مجتبی احمدی (صفحه‌آرا) - مریم کیوان (طراح جلد) - محمود
شوشتاری، شهرام نصیری سوادکوهی و محمود شبانی (رسم و عکاس)

تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی) تلفن: ۰۹۱۶۱۱۶۱۳۸۸۳

دورنگار: ۰۹۲۶۶، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹، وب سایت: www.irtexbook.ir و www.chap.sch.ir

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (دارویخش)

تلفن: ۰۹۱۶۱۴۴۹۸۵۱۶۰، دورنگار: ۰۹۱۶۱۴۴۹۸۵۱۶۰، صندوق پستی: ۱۳۹-۳۷۵۱۵

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

چاپ دوم ۱۳۹۸ سال انتشار و نوبت چاپ:

نام کتاب:

پدیدآورنده:

مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف:

شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف:

مدیریت آماده‌سازی هنری:


شناسه افزوده آماده‌سازی:

نشانی سازمان:

ناشر:

چاپخانه:

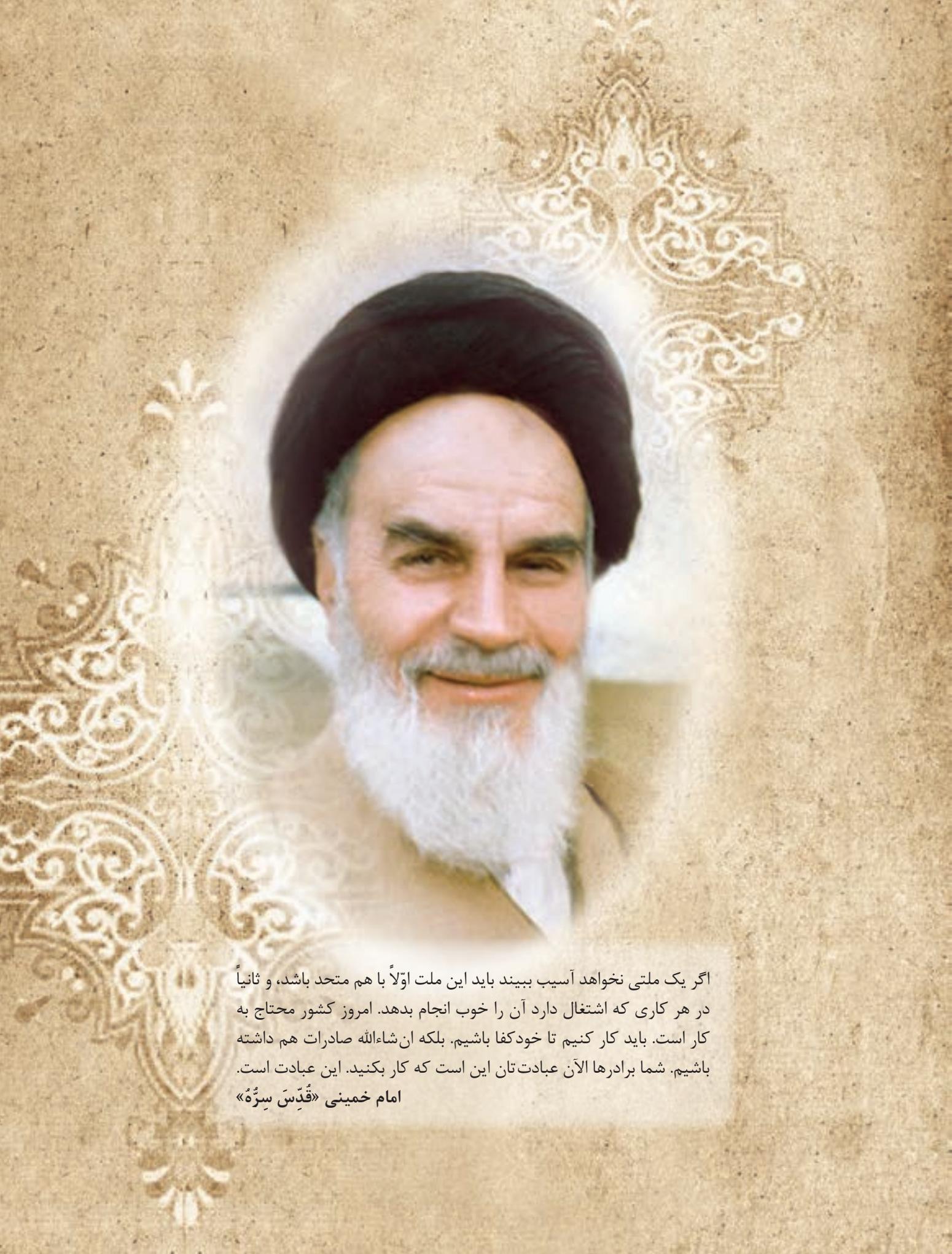کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلحیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.



اگر یک ملتی نخواهد آسیب ببیند باید این ملت اوّلاً با هم متحد باشد، و ثانیاً در هر کاری که اشتغال دارد آن را خوب انجام بدهد. امروز کشور محتاج به کار است. باید کار کنیم تا خودکفا باشیم. بلکه ان شاء الله صادرات هم داشته باشیم. شما برادرها الان عبادت تان این است که کار بکنید. این عبادت است.
امام خمینی «قُدِّسَ سِرَّهُ»

فهرست

پودمان ۱- کسب اطلاعات فنی

واحد یادگیری ۱: کسب شایستگی در برنامه‌نویسی به زبان C
واحد یادگیری ۲: کسب شایستگی در ترجمه متون
واحد یادگیری ۳: کسب شایستگی در طراحی الگوریتم

۷۷	الکترونیکی
۷۷	برنامه‌نویسی برای مدارهای الکترونیکی با LED
۸۰	استفاده از کلید (KEY)
۸۱	راهندازی LED
۸۶	صفحه کلید
۹۰	(Analog to Digital Converter) ADC
۹۷	ارزشیابی واحد یادگیری چهار

پودمان ۲- تحلیل مدارهای دیجیتال

۱۰۰	جبر بول و نقشه کارنو
۱۰۰	یادآوری گیت‌های منطقی
۱۰۳	قوانين جبر بول (Boolean Algebra)
۱۰۹	قانون دمورگان
۱۱۱	مین‌ترم یک تابع (Minterm)
۱۱۲	پیاده‌سازی توابع منطقی با استفاده از نقشه کارنو
۱۱۴	استخراج ساده‌ترین شکل تابع منطقی از نقشه کارنو
۱۱۵	نقشه کارنو با سه متغیر
۱۲۰	ارزشیابی واحد یادگیری پنج
۱۲۱	واحد یادگیری ۶: کسب شایستگی در طراحی مدارهای دیجیتالی و اجرای توابع آن
۱۲۱	طراحی مدارهای ترکیبی
۱۲۲	طراحی مدار ترکیبی با دکُدر (رمزگشای Decoder)
۱۲۶	طراحی مدار ترکیبی با مالتی‌پلکسر (Multiplexer)

پودمان ۲- برنامه‌نویسی به زبان C

واحد یادگیری ۴: کسب شایستگی در برنامه‌نویسی به زبان C
واحد یادگیری ۵: کسب شایستگی در طراحی الگوریتم
واحد یادگیری ۶: کسب شایستگی در طراحی مدارهای دیجیتال

۱۸۱	تطابق در مدارهای تقویت‌کننده	۱۲۸	شرح عملکرد انواع حافظه
۱۸۴	ارزشیابی واحد یادگیری هشت	۱۳۲	شیفت‌رجیسترها (Shift Registers)
	پودمان ۵-محاسبه مقادیر AC در مدارهای الکترونیکی	۱۳۴	شمارنده‌ها (Counters)
	واحد یادگیری ۹: کسب شایستگی در تحلیل انواع	۱۳۷	مبدل‌های دیجیتال به آنالوگ
	فیلترها، نوسان‌سازها و انجام محاسبات ساده مدارهای	۱۴۲	(Digital to Analog Converter)
۱۸۶	تکفاز و سه‌فاز		ارزشیابی واحد یادگیری شش
۱۸۷	یادآوری عملکرد راکتانس سلفی و خازنی در مدار AC		پودمان ۴-محاسبات DC در مدارهای الکترونیکی
۱۸۷	روش‌های حل مدارهای جریان متناوب	۱۴۴	واحد یادگیری ۷: کسب شایستگی در به کارگیری قوانین
۱۸۸	مدار RL	۱۴۵	کیرشهف در تحلیل و محاسبات مدارهای الکترونیکی
۱۹۲	مدار RC	۱۴۸	روش‌های حل مدارهای مقاومتی یک حلقه‌ای
۱۹۵	مدار LC	۱۵۲	حل مسائل مدارهای دیودی با روش حلقه‌ای
۱۹۷	مدار RLC سری	۱۵۶	روش‌های حل مدارهای مقاومتی دو حلقه‌ای
۲۰۲	حل مدارهای جریان متناوب با استفاده از اعداد مختلط	۱۵۸	روش‌های تحلیل و محاسبات مدارهای ترانزیستوری
۲۱۴	ترشیح مدار تکفاز و سه‌فاز و محاسبه کمیت‌های آن	۱۶۰	بایاس با مدار تقسیم‌کننده ولتاژ مقاومتی
۲۲۱	ارزشیابی واحد یادگیری نه	۱۶۵	تقویت‌کننده دو طبقه با کوپلاز خازنی
	واحد یادگیری ۱۰: کسب شایستگی در تحلیل مدار		ارزشیابی واحد یادگیری هفت
۲۲۲	معادل AC تقویت‌کننده‌های یک‌طبقه و دو طبقه		واحد یادگیری ۸: کسب شایستگی در به کارگیری
۲۲۲	محاسبات AC در مدارهای الکترونیکی		قوانین تونن و نورتن و تبدیلات مربوطه و تطابق در
۲۲۷	فیدبک در تقویت‌کننده‌ها	۱۶۶	مدارهای الکترونیکی ساده
۲۳۶	تقویت‌کننده‌های چندطبقه	۱۶۷	تبدیلات تونن و نورتن مدارهای الکتریکی
۲۳۹	کاربرد فیلتر و تقویت‌کننده‌ها در نوسان‌سازها	۱۷۳	محاسبه مدار معادل تونن تقویت‌کننده ترانزیستوری
۲۴۶	ارزشیابی واحد یادگیری ده	۱۷۶	تحلیل مدارهای الکتریکی به روش نورتن
۲۴۷	منابع	۱۷۶	ترانزیستور به عنوان منبع جریان
		۱۷۹	تبديل منابع ولتاژ و جریان به یکدیگر

سخنی با هنرجویان عزیز

شرایط در حال تغییر دنیای کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوری‌ها و تحقق توسعه پایدار، ما را بر آن داشت تا برنامه‌های درسی و محتوای کتاب‌های درسی را در ادامه تغییرات پایه‌های قبلی براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پژوهش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران در نظام جدید آموزشی بازطراحی و تألیف کنیم. مهم‌ترین تغییر در کتاب‌های درسی تغییر رویکرد آموزشی، آموزش و ارزشیابی مبتنی بر شایستگی است. شایستگی، توانایی انجام کار در محیط واقعی بر اساس استاندارد عملکرد تعریف شده است. توانایی شامل، مهارت و نگرش می‌شود. در رشته تحصیلی حرفه‌ای شما، چهار دسته شایستگی در نظر گرفته است:

- ۱- شایستگی‌های فنی برای جذب در بازار کار مانند نصب، راهاندازی، سرویس و تعمیر لوازم الکترونیکی و الکترونیکی، خانگی، اداری، تجاری و صنعتی
 - ۲- شایستگی‌های غیرفنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده مانند مسئولیت‌پذیری، نوآوری و مصرف بهینه انرژی در راستای تربیت شهروند متعدد و مسئول
 - ۳- شایستگی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند کار با نرم‌افزارها و انواع شبیه‌سازها
 - ۴- شایستگی‌های مربوط به یادگیری مدام‌العمر مانند کسب اطلاعات از منابع دیگر بر این اساس دفتر تأثیر کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش با توجه به اسناد بالادستی و با مشارکت متخصصان برنامه‌ریزی درسی فنی و حرفه‌ای و خبرگان دنیای کار مجموعه اسناد برنامه درسی رشته‌های ساخه فنی و حرفه‌ای را تدوین نموده، که مرجع اصلی و راهنمای تأثیر برای هر یک از کتاب‌های درسی در هر رشته است.
- درس دانش فنی تخصصی، از خوشه دروس شایستگی‌های فنی است که ویژه رشته الکترونیک برای پایه ۱۲ تأثیر شده است. کسب شایستگی‌های فنی و غیرفنی در این کتاب برای موفقیت آینده شغلی و گسترش آن بر اساس جدول توسعه حرفه‌ای بسیار ضروری است. هنرجویان عزیز سعی نمایید؛ تمام شایستگی‌های آموزش داده شده در این کتاب را کسب و در فرایند ارزشیابی به اثبات رسانید.
- این کتاب نیز شامل پنج پودمان است. هنرجویان عزیز پس از طی فرایند یاددهی - یادگیری هر پودمان می‌توانند شایستگی‌های مربوط به آن را کسب کنند. در پودمان

«کسب اطلاعات فنی» هدف توسعه شایستگی‌های حرفه‌ای شما بعد از اتمام دوره تحصیلی در مقطع کنونی است تا بتوانید با درک مطالب از منابع غیرفارسی در راستای یادگیری در تمام طول عمر گام بردارید و در دنیای متغیر و متتحول کار و فناوری اطلاعات خود را به روزرسانی کنید. هنرآموز محترم شما مانند سایر دروس این خوش برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات منظور می‌نماید. نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ می‌باشد. در صورت احراز نشدن شایستگی پس از ارزشیابی اول، فرصت جبران و ارزشیابی مجدد تا آخر سال تحصیلی وجود دارد. در کارنامه شما این درس شامل ۵ پودمان درج شده که هر پودمان از دو بخش نمره مستمر و نمره شایستگی تشکیل می‌شود و چنانچه دریکی از پودمان‌ها نمره قبولی را کسب نکردید، لازم است در همان پودمان مورد ارزشیابی قرار گیرید. همچنین این درس دارای ضریب ۴ بوده و در معدل کل شما تأثیر می‌گذارد.

همچنین در کتاب همراه هنرجو واژگان پرکاربرد تخصصی در رشته تحصیلی - حرفه‌ای شما آورده شده است. کتاب همراه هنرجوی خود را هنگام آزمون و ارزشیابی حتماً همراه داشته باشید. در این درس نیز مانند سایر دروس اجزایی دیگر از بسته آموزشی در نظر گرفته شده است و شما می‌توانید با مراجعه به وبگاه رشته خود با نشانی www.tvoccd.oerp.ir از عناوین آنها مطلع شوید.

فعالیت‌های یادگیری در ارتباط با شایستگی‌های غیرفنی مانند مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای، حفاظت از محیط‌زیست و شایستگی‌های یادگیری مادام‌العمر و فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه با شایستگی‌های فنی طراحی و در کتاب درسی و بسته آموزشی ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگی‌ها را در کنار شایستگی‌های فنی آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت‌های یادگیری به کار گیرید.

رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است لذا توصیه‌های هنرآموز محترمان در ارتباط با رعایت مواردی که در کتاب آمده است را در انجام کارها جدی بگیرید. امیدواریم با تلاش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی، گام‌های مؤثری در جهت سربلندی و استقلال کشور و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و تربیت جوانان شایسته و توانمند برای میهن اسلامی برداشته شود.

سخنی با هنرآموزان گرامی

در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پژوهش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران و تغییرات سریع عصر فناوری و نیازهای متغیر جامعه بشری و دنیای کار و مشاغل، برنامه‌درسی رشته الکترونیک بازطراحی و بر اساس آن محتوای آموزشی نیز تألیف گردید. این کتاب و درس از خوشه دروس شایستگی‌های فنی می‌باشد که در سبد درسی هنرجویان برای سال دوازدهم تدوین و تألیف شده است و مانند سایر دروس شایستگی و کارگاهی دارای ۵ پودمان می‌باشد. کتاب دانش فنی تخصصی، مباحث نظری و تعمیک شده دروس کارگاهی و سایر شایستگی‌های رشته را تشکیل نمی‌دهد بلکه پیش‌نیازی برای شایستگی‌های لازم در سطوح بالاتر صلاحیت حرفه‌ای-تحصیلی می‌باشد. هدف کلی کتاب دانش فنی تخصصی، آماده‌سازی هنرجویان برای ورود به مقاطع تحصیلی بالاتر و تأمین نیازهای آنان در راستای محتوای دانش نظری است. یکی از پودمان‌های این کتاب با عنوان «کسب اطلاعات فنی» با هدف یادگیری مادام‌العمر و توسعه شایستگی‌های هنرجویان بعد از دنیای آموزش و ورود به بازار کار، سازماندهی محتوایی شده است. این امر با آموزش چگونگی استخراج اطلاعات فنی، مورد نیاز از متون فنی غیرفارسی و جداول، راهنمای ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی، دستگاه‌های اداری، خانگی و تجاری و درک مطالب آنها در راستای توسعه شایستگی‌های حرفه‌ای محقق خواهد شد. تدریس کتاب در کلاس درس به صورت تعاملی و با محوریت هنرآموز و هنرجوی فعال صورت می‌گیرد. به مانند سایر دروس، هنرآموزان گرامی باید برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات برای هر هنرجو ثبت کنند. نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ می‌باشد و نمره هر پودمان از دو بخش ارزشیابی پایانی و مستمر تشکیل می‌شود. این کتاب مانند سایر کتاب‌ها شامل بسته آموزشی تدارک دیده شده برای هنرجویان است. شما می‌توانید برای آشنایی بیشتر با اجزای بسته، روش‌های تدریس کتاب، شیوه ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، مشکلات رایج در یادگیری محتوای کتاب، بودجه‌بندی زمانی، نکات آموزشی شایستگی‌های غیرفنی، آموزش ایمنی و بهداشت و دریافت راهنمای و پاسخ برخی از فعالیت‌های یادگیری و تمرین‌ها به کتاب راهنمای

هترآموز این درس مراجعه کنید. رعایت ایمنی و بهداشت، شایستگی‌های غیرفنی و سایر مراحل کلیدی بر اساس استاندارد عملکرد از ملزمومات کسب شایستگی‌های فنی و غیرفنی می‌باشد.

کتاب دانش فنی تخصصی شامل پودمان‌هایی به شرح زیر است:

پودمان اول: کسب اطلاعات فنی

پودمان دوم: برنامه‌نویسی به زبان C

پودمان سوم: تحلیل مدارهای دیجیتال


پودمان چهارم: محاسبه مقادیر DC در مدارهای الکترونیکی

پودمان پنجم: محاسبه مقادیر AC در مدارهای الکترونیکی

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

پودمان ۱

کسب اطلاعات فنی

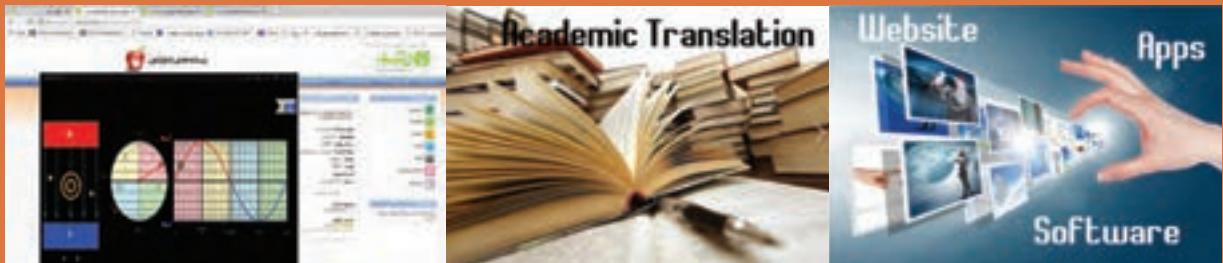

با پیشرفت و گسترش روزافزون علوم و تنوع منابع ضروری است که برای تحقق اهداف و توسعه شایستگی‌های خود به منابع و مراجع غیرفارسی نیز مراجعه کنیم. در این راستا پودمان حاضر برای کتاب دانش فنی تخصصی طراحی و تألیف شده است. پودمان «کسب اطلاعات فنی» با هدف یادگیری مادام‌العمر و توسعه شایستگی‌های هنرجویان بعد از دنیای آموزش و ورود به بازار کار، سازماندهی محتوایی شده است. این امر با آموزش چگونگی استخراج اطلاعات فنی مورد نیاز از متون فنی غیرفارسی و جداول، راهنمای ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی، دستگاه‌های اداری، خانگی و تجاری و درک مطلب آنها در راستای توسعه شایستگی‌های حرفه‌ای محقق خواهد شد.

می‌دانیم امروزه اغلب دستگاه‌های خانگی، صنعتی و پیشکی دارای برد الکترونیکی هستند. استفاده از این لوازم، کاربرد آنها را در حد وسیعی گسترش داده است. در این پودمان سعی شده است اطلاعات فنی مورد نیاز درباره چگونگی استفاده از دیتا شیت‌ها، راهنمای کاربرد و راهنمای تعمیر این‌گونه دستگاه‌ها و دسترسی به مشخصات فنی آنها به زبان اصلی در قالب فعالیت در ساعت‌های درسی و غیردرسی آموزش داده شود، تا بتوانند مهارت لازم رادر ارتباط با شیوه‌های مختلف نصب، راهاندازی و تعمیر کلی این‌گونه دستگاه‌ها کسب کنند.

بدیهی است هدف از ارائه این پودمان، تدریس زبان انگلیسی نمی‌باشد بلکه کسب اطلاعات فنی و تخصصی مربوط به حرفه خود است که از طریق خواندن منابع ذکر شده می‌توان به این هدف دست یافت. البته برای پشتیبانی از این امر در کتاب همراه هنرجو، که خود نیز عملیاتی دانشنامه ویژه است، بیشتر به خواندن درست لغات، جملات و درک مطالب ارائه شده در کاتالوگ‌ها، بروشور و کتاب‌های راهنمای کاربری وسائل الکترونیکی تأکید شده است.

پودمان ذکر شده حاوی یک لوح فشرده (CD) آموزشی نیز می‌باشد. در این لوح مطالب ارائه شده در درس به زبان اصلی بیان می‌شود تا راهنمایی برای خواندن و گفتار باشد.

واحد یادگیری ۱

کسب شایستگی در ترجمه متون ساده فنی و راهنمای کاربر دستگاه‌های الکترونیکی

آیات‌بـهـحال فـکـرـ کـرـدـهـاـیدـ

- چگونه می‌توان با استفاده از منابع مختلف موجود، اطلاعات فنی مورد نیاز را کسب کرد؟
- برای دسترسی به مفهوم واقعی یک متن ساده فنی، چه تعداد واژه به زبان اصلی مورد نیاز است؟
- چگون می‌توان متون فنی به زبان اصلی را به صورت یک متن قابل درک ترجمه کرد؟
- چه روش‌هایی برای به خاطر سپردن واژگان پایه در آموزش زبان دوم وجود دارد؟
- برای ترجمه روان یک دستور کار آزمایشگاهی چه مراحلی را باید طی کرد؟
- برای ترجمه صحیح متونی مانند راهنمای تعمیر دستگاه‌ها، چه فرایندی را باید اجرا کرد؟

می‌دانیم یکی از ابزارهای بسیار مهم و مفید برای کار با هر دستگاه یا سرویس و تعمیر آن راهنمای کاربرد، سرویس و تعمیر آن است که ضرورت دارد قبل از استفاده از دستگاه، کاربر یا تعمیر کار آن را با دقت مطالعه کند تا در فرایند اجرای کار با مشکلی مواجه نشود. دستگاه‌های الکتریکی و الکترونیکی نیز به دلیل فرآینر شدن از این امر مستثنی نیستند. معمولاً اطلاعات فنی مورد نیاز مانند چگونگی استفاده صحیح، تنظیم‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری دستگاه، شیوه نگهداری، سرویس و تعمیرات دستگاه در این نوع منابع وجود دارد. در صورتی که منابع اشاره شده به زبان فارسی باشد، ولی کاربر با اصطلاحات فنی مواجه در آن آشنا نباشد، نمی‌تواند درک صحیحی از محتوا کسب کند و در نهایت با مشکل جدی مواجه می‌شود. مسئله زمانی دشوارتر می‌شود که منابع ذکر شده به یکی از زبان‌های بین‌المللی باشد. در این شرایط، کاربر، سرویس کار یا تعمیر کار نمی‌تواند هیچ کاری انجام دهد. در این واحد یادگیری به تشریح قوانین حاکم بر ترجمه متون فنی، چگونگی استخراج واژگان و ترجمه یک نمونه متن الکتریکی ساده و تشریح چگونگی ترجمه قسمتی از راهنمای کاربرد یک نمونه دستگاه الکترونیکی خانگی، اداری یا صنعتی می‌پردازیم. محتوایی که آموزش داده می‌شود برای سایر دروس در این پایه و آینده شغلی و تحصیلی هنر جویان مفید بوده و لازم است به صورت آموزش و یادگیری مدام‌العمر تداوم یابد.

در تمام مراحل آموزش باید به شایستگی‌های غیرفنی مانند مدیریت کار و کیفیت، کاربرد فناوری، توجه‌های زیست‌محیطی، رعایت ایمنی و بهداشت، امانت‌داری و انصاف و احترام به حقوق دیگران توجه شود و عملأ به اجرا درآید.

استاندارد عملکرد

ترجمه روان و بومی‌سازی شده نمونه‌هایی از متون ساده فنی تخصصی رشته الکترونیک

۱-۱- تشریح قوانین حاکم بر ترجمه متون فنی انگلیسی

■ آشنایی با فرایند ترجمه و ضرورت به کارگیری آن

- اولین سؤالی که در ارتباط با ترجمه مطرح می‌شود این است که اصولاً چرا نیاز به ترجمه داریم؟ وجود قومیت‌های مختلف در کشورها و در سطح جهان سبب شده تا گوییش‌ها و زبان‌های مختلف به وجود آید. از سوی دیگر گسترش مهاجرت و برقراری ارتباط بین قوم‌های مختلف، مسئله نیاز به ترجمه را به وجود آورده و جهانی شدن ارتباطات بر این نیاز افزوده است. در مباحث فنی، موضوع نیاز به ترجمه بیشتر به چشم می‌خورد، زیرا به سبب ایجاد صنایع و حرفه‌های مختلف در کشورهای مختلف جهان و استفاده از این صنایع و حرفه‌ها در سایر مناطق، بر ضرورت فراغیری و کاربرد ترجمه به شدت افزوده است، شکل ۱-۱.

بارش فکری



ضرورت ترجمه:

- موضوع گوییش‌ها و زبان‌های مختلف و تفاوت گوییش و زبان را در کلاس به بحث بگذارید و بررسی کنید چند نوع گوییش و زبان در کلاس شما وجود دارد.
- برای آشنایی بیشتر با گوییش‌ها و زبان‌ها، از هم‌کلاسی‌ها بخواهید با گوییش و زبان‌های مختلف صحبت کنند. سپس بررسی کنید تا چه حد گوییش‌ها را متوجه می‌شوید.
- پس از این مرحله ضرورت ترجمه را مطرح و جمع‌بندی کنید. نتیجه را در قالب یگ گزارش ارائه دهید.



شکل ۱-۱ چرا ترجمه؟ به دلیل ارتباط ملل و تنوع زبان‌ها در دنیا

- برای ترجمه متن چه نیازهایی وجود دارد؟
- ترجمه، به عنوان یک علم، بخشی از زبان‌شناسی کاربردی (Applied Linguistics) است.
- بررسی کامل نظریه‌های ترجمه به معنای ورود به موضوع‌ها و بحث‌های گسترده‌ای است که درباره هر یک از آنها چندین پژوهش صورت گرفته و کتاب‌ها و مقاله‌های متعدد نوشته شده است.
- لذا به دلیل اهداف تعیین شده و محدودیت زمانی نمی‌توانیم به مباحثی مانند دستور زبان فارسی یا انگلیسی بپردازیم. ضمن اینکه در سال‌های قبیل در حد نیاز موارد ذکر شده آموزش داده شده است.

آموزش دروس ادبیات فارسی، عربی و زبان خارجی تا چه اندازه در موفقیت شما نقش داشته و تا چه اندازه کاربردی بوده است.

فکر کنید



■ با استفاده از روش طوفان ذهنی، موضوع آموخته‌های هنرجویان در زمینه ادبیات فارسی، زبان عربی و زبان انگلیسی را از ابعاد سال تحصیلی، عنوان درس، تعداد ساعات و محتوای آموزش داده شده به بحث بگذارید.

فعالیت



- پس از جمع‌بندی، نتیجه را در جدول ۱-۱ بنویسید و در قالب یک گزارش ارائه دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به وبگاه‌های مرتبط مراجعه کنید. در جدول ۱-۱ یک نمونه مثال آورده‌ایم.
- شاید به نظر برسد فعالیت مطرح شده ارتباطی با درس ندارد. هدف از مطرح شدن این موضوع، یادآوری موضوع اهمیت یادگیری دقیق محتوای دروس و کاربرد آن است.
- در صورتی که موضوع‌های درسی مورد بحث را به خوبی فرا گرفته باشید، بعد از اتمام این پومنان به آسانی قادر به ترجمه متنون مرتبط خواهید بود.

جدول ۱-۱ سوابق تحصیلی در زمینه ادبیات فارسی، عربی و زبان خارجی

نام دروس	تعداد ساعات	محتوای	کاربرد محتوا با ذکر مثال	قطع
فارسی پایه اول -		آموزش الفبا و جملات -	جمله‌نویسی - کتاب خوانی -	دبستان
				دوره اول متوسطه
				دوره دوم متوسطه

- آموزش زبان تخصصی به صورت کاربردی
- در این واحد یادگیری می‌خواهیم با توجه به محدودیت زمان، چکیده‌ای از اصول و قوانین عملی و اجرایی حاکم بر ترجمه متنون فنی الکترونیکی را آموزش دهیم.
- فرایند اجرای آموزش به مترجم نوآموز، به صورت گام به گام و مرحله به مرحله و کاربردی است.

□ در این فرایند، نمونه‌هایی از متن‌های ساده را در قالب فعالیت عملی به‌طور صحیح، روان و مطابق با استاندارد تعریف شده به صورت کارگاه آموزشی ترجمه می‌کنیم.

■ تعریف ترجمه

✓ ترجمه به عنوان یک فرایند (process)، ترکیبی از فعالیت‌های ذهنی است که به کلام، گفتار یا متن نوشته شده تبدیل می‌شود.

✓ در این فرایند مفاهیم واژه (word)، عبارت، اصطلاح یا ضربالمثل (idiom_proverb-term)، جمله (sentence)، بند (پاراگراف – paragraph) یا پیام (message) از یک زبان به زبان دیگر برگردانده می‌شود.

✓ در این حالت، زبان اول را زبان مبدأ (SL_source language) و زبان دوم را زبان مقصد (TL_target language) می‌گویند.

✓ مثلاً در ترجمه متن فنی از زبان عربی و انگلیسی به فارسی، زبان عربی و انگلیسی زبان مبدأ و زبان فارسی زبان مقصد است.

فعالیت



در جدول ۱-۲ با استفاده از کلمات تخصصی داده شده، حداقل سه جمله، سه عبارت و یک پاراگراف بنویسید. استفاده از واژه‌های فعل، قید، صفت حروف ربط و اضافه بلامانع است. در ردیف اول جدول، یک نمونه عبارت و جمله نوشته شده است.

جدول ۱-۲ چگونگی نوشتمن پاراگراف

ردیف	واژه	عبارت / عبارات	جمله / جملات	پاراگراف
۱	جريان متناوب	جريان متناوب با مولتی متر اندازه	با مولتی متر اندازه	بگیرید.
	مولتی متر			
۳	ولتاژ			
	توان			
۵	۵			
۶	کیلو اهم			
۷	متناوب			
۸	مدار			
۹	برد - بُرد			
۱۰	کلید			

■ ویژگی‌های یک ترجمه خوب

- معیار سنجش وارزشیابی متن ترجمه شده، متن اصلی است. مترجم باید متن اصلی را به گونه‌ای صحیح بازآفرینی کند.
- مترجم ضمن وفادار بودن به محتوا، باید آن را با دستور زبان، ادبیات و فرهنگ زبان مورد ترجمه سازگار کند. به عبارت دیگر ترجمه خوب، عبارت از بازآفرینشی دقیق از متن مبدأ است.
- معیارهای متعددی برای سنجش یک ترجمه خوب و قابل قبول وجود دارد که در این مبحث به تعدادی از مهم‌ترین این ویژگی‌ها می‌پردازیم:
 - ✓ آیا ترجمه، مفهوم متن اصلی را رسانده است؟
- متنی را که می‌خواهیم ترجمه کنیم، ممکن است کتبی یا شفاهی باشد، ممکن است صرفاً از یک واژه، عبارت کوتاه، جمله، پاراگراف، مقاله چند صفحه‌ای یا یک کتاب چند جلدی باشد.
- مناسب‌ترین واحد ساختاری در بحث مقدماتی ترجمه، جمله است، زیرا جمله برخلاف واژه و عبارت، دارای پیام مشخصی است.
- در بسیاری از موارد، بررسی ترجمه فقط بر مبنای جمله کافی نیست، بلکه ترجمه باید به‌طور صحیح و منطبق با معنا و مفاهیم متن اصلی باشد.
 - ✓ آیا مترجم زبان خاص و متناسب با متن را دریافته است؟
- ادبیات متن اصلی بسیار اهمیت دارد، اینکه از جملات کوتاه استفاده کرده یا جملات بلند؟
- متن ساده و روان است یا پیچیده؟ به‌طور خلاصه هنر مترجم این است که به گونه‌ای ترجمه کند که زبان متن ترجمه شده با زبان متن اصلی همسو باشد.
 - ✓ آیا لحن نویسنده حفظ شده است؟
- در بسیاری از مواقع، مفهوم پیام نوشته شده به وسیله مؤلف متن اصلی، به جملات قبلی و بعدی و به موقعیت مکانی و زمانی، رابطه بین گوینده و مخاطب و فرهنگ و سنت‌های جامعه مربوط می‌شود.
- در این شرایط باید مترجم بتواند هدف و لحن نویسنده را درک کند و ترجمه را متناسب با آن انجام دهد.
- مثلاً اگر مؤلف، متن علمی با جملات دستوری نوشته است، باید ترجمه متن نیز همین لحن را داشته باشد.
 - ✓ آیا مترجم در ترجمه خود، واژه‌ها را به‌طور صحیح به کار برد و دستور زبان را رعایت کرده است؟
- موارد زیادی پیش می‌آید که ترجمة جمله با معنی واژه‌هایی که ما از قبل می‌دانیم، جور در نمی‌آید. گاهی نیز از اینکه معنای واژه‌های موجود در حافظه، کمکی به ترجمه نمی‌کند تعجب می‌کنیم.
- در این‌گونه موارد، بهتر است توجه داشته باشیم که آن واژه یا عبارت ممکن است معنا یا معنای دیگری نیز داشته باشد که ما از آن بی‌خبریم.
- برای مثال، می‌دانیم واژه (party) به معنی مهمانی است، اما همین واژه در عبارت third party به معنی شخص ثالث و در عبارت French Socialist Party به معنی حزب و در عبارت the other party به معنی طرف مقابل است.
- حتی ممکن است هیچ یک از آن معانی، مشکل ترجمة ما را حل نکند. در این شرایط باید به دنبال معنا یا معنای دیگری باشیم که ما نمی‌دانیم و تاکنون به آن برخورده‌ایم.
- این قاعده در مورد دستور زبان نیز صدق می‌کند.

- آیا مترجم، واژه‌های درست و دقیق و خوش‌آهنگی را به جای واژه‌های متن اصلی برگزیده است؟
- برخی از واژه‌ها مانند «ماهر»، «غیرماهر» و «منطقه» کلمات معادل همنشین متعدد دارند مثلاً به جای کلمه ماهر می‌توانیم کلمات «دارای مهارت»، «با تجربه» و «حرفه‌ای» را به کار ببریم.
- لازم است در ترجمه متن برای جلوگیری از تکرار واژگان از واژگان همنشین استفاده کنیم تا متن ترجمه شده خسته کننده نشود.

فعالیت



در جدول ۱-۳ یکی از معانی واژه‌ها داده شده است، واژگان همنشین را پیدا کنید و بنویسید.

جدول ۱-۳ کلمات همنشین (collocations)

ردیف	واژه به زبان متن اصلی	ترجمه/ ترجمه‌ها	واژه‌های معادل همنشین انگلیسی	واژه‌های معادل همنشین فارسی
۱	Skilled	ماهر		
۲	Untrained	آموزش ندیده		
۳	Area	محدوده		
۴	Special	مخصوص		
۵	to depend on	بستگی داشتن		
۶	Unskilled	ناشی		
۷	Benefit	سود		
۸	Meeting	جلسه		

پژوهش



آموزش دروس ادبیات فارسی، عربی و زبان خارجی تا چه اندازه در موفقیت شما نقش داشته و تا چه اندازه کاربردی بوده است.

- تحقیق کنید و ببینید چه نوع واژه‌نامه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای ترجمه مناسب است.
- چگونه می‌توانیم به آن دسترسی پیدا کنیم و چگونه می‌توانیم آن را به کار ببریم.
- نتیجه را جمع‌بندی کنید و در قالب یک گزارش ارائه دهید.

نکته



ضرورت دارد کلیه هنرجویان چگونگی کاربرد واژه‌نامه‌های الکترونیکی را بیاموزند و عملاً از آن استفاده کنند.

☒ آیا واژه‌های ترکیبی مانند عبارات، اصطلاحات و ضربالمثل‌ها به درستی به کار رفته است؟

☒ در مرحله جستجوی واژه‌های جدید و تحقیق در مورد معانی آنها، به عبارت‌هایی برمی‌خوریم که ظاهرآ از کلمات کاملاً آشنا تشکیل شده‌اند ولی همنشینی و ترکیب آنها عبارت خاصی را شکل می‌دهند و معنا و مفهوم دیگری را پدید می‌آورند، به این نوع واژه‌ها اصطلاح یا ضربالمثل (idiom - proverb) می‌گویند.

☒ مثلاً در زبان فارسی واژه‌های، از خواب پریدن، آش نخورده و دهن سوخته، بشنو و باور مکن، شتر دیدی - ندیدی، کفگیر به ته دیگ خورده، آستین نو بخور پلو، باد آورده را باد می‌بره، فوت کوزه‌گری، بزک نمیر بهار می‌آد، دو قورت و نیمش باقی مانده، دوستی خاله خرسه و مثل آب خوردن نمونه‌هایی از اصطلاحات و ضربالمثل‌ها هستند که از کلمات معمولی و متداول استفاده می‌شود ولی مفهوم خاصی دارد. مثلاً عبارت «مثل آب خوردن» به معنی بسیار ساده و آسان است.

جستجو کنید و مفهوم عبارات و اصطلاحات داده شده در جدول ۱-۴ را با توجه به الگوی مثال شماره یک انجام شده، بیابید و جدول ۱-۴ را کامل کنید. سپس سه اصطلاح دیگر پیدا کنید و به جدول اضافه نمایید.

پژوهش



جدول ۱-۴ مفاهیم برخی از عبارات، اصطلاحات و ضربالمثل‌ها در زبان فارسی

ردیف	اصطلاح	ترکیب کلمات	مفاهیم
۱	کفگیر به ته دیگ خورده	کفگیر - به - ته دیگ - خورده	تمام شده - هیچ چیز نمانده
۲	علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد		
۳	آش نخورده و دهن سوخته		
۴	هلو برو تو گلو		
۵	شتر دیدی، ندیدی		
۶	از این ستون به اون ستون فرج است		
۷	سرزد		
۸			
۹			
۱۰			

□ در سایر زبان‌ها مانند زبان عربی و انگلیسی نیز عبارات، اصطلاحات و ضربالمثل‌های مشابه زبان فارسی وجود دارد.

□ مثلاً look به معنی «دیدن» و for به معنی «برای» است. وقتی این دو واژه با هم ترکیب می‌شوند معنی «جستجو کردن» را می‌دهد که با معنی هریک از واژه‌ها متفاوت است. واژه get به معنی «به دست آوردن، گرفتن، کسب کردن» است.

□ اما در عبارتی مانند «get on the bus» که از واژه‌های get به معنی «گرفتن» و on به معنی «روی» و the (حرف اضافه) و bus به معنی «اتوبوس» است که کاملاً با مفهوم عبارت که به معنی، «سوارشدن به اتوبوس» است تفاوت دارد.

□ یا کلمه let به معنی «اجازه دادن یا گذاشتن»، (cat) به معنی «گربه»، out of به معنی «بیرون از» است، که اگر با واژه‌های دیگر ترکیب شوند، عبارات جدید مفاهیم دیگری را به وجود می‌آورند.

□ در سایر زبان‌ها، مانند زبان فارسی نیز ضربالمثل وجود دارد مثلاً معادل ضربالمثل «مثل آب خوردن» در زبان انگلیسی به صورت As easy as ABC است.

جستجو کنید و مفهوم عبارات و اصطلاحات داده شده در جدول ۱-۵ را با توجه به الگوی مثال شماره یک انجام شده، بیابید و جدول ۱-۵ را کامل کنید. سپس سه اصطلاح دیگر پیدا کنید و به جدول اضافه نمایید.

جدول ۱-۵ مفاهیم برخی از عبارات، اصطلاحات و ضربالمثل‌ها در زبان انگلیسی

ردیف	اصطلاح/عبارت / ضرب المثل	ترکیب کلمات	معنی هر یک از کلمات به فارسی	مفاهیم اصطلاح/عبارت / ضرب المثل
۱	To make up	up + make	بالا + ساختن واجاد کردن	ترکیب کردن - درست کردن - تکمیل کردن - گریم - آرایش
۲	To get off			
۳	To call off			
۴	It's in the bag			
۵	Down to the wire			
۶	Get a kick out of it			
۷	In hot water			
۸				
۹				
۱۰				

پژوهش



- آیا به نقطه‌گذاری (نشانه‌های نگارشی) اهمیت لازم داده شده است؟
- یکی از مسائل مهم در ترجمه، نشانه‌گذاری و نقطه‌گذاری اصولی است. زیرا اگر نشانه‌گذاری و نقطه‌گذاری درست نباشد، مفهوم متن از بین می‌رود یا عوض می‌شود.
- آشنایی با دستور زبان فارسی بسیار اهمیت دارد و به صحت متن ترجمه شده کمک می‌کند.
- چنانچه در این زمینه اشکال دارید، محتوای آموزش داده شده درباره دستور زبان فارسی که در سال‌های گذشته آموزش داده شده است را مرور کنید و تمرین‌های آن را دوباره انجام دهید.
- نکته بسیار مهم:** خصوصیت بارز مترجمان میزان آشنایی آنها با زبان بیگانه یا موضوع اختصاصی ترجمه نیست، بلکه میزان آگاهی آنها از این امر است که چه متن‌هایی را انتخاب کنند و برای رسیدن به اهداف، متن انتخابی را چگونه و با چه روشی ترجمه کنند. بنابراین، لازم است دقیقاً بدانند برای چه کسی ترجمه می‌کنند و کاربران با چه انگیزه‌ای از ترجمه آنان استفاده خواهند کرد.

فعالیت



۲-۱- تحلیل یک متن فنی ساده به زبان فارسی

برای درک ویژگی‌های یک ترجمه خوب لازم است متن فنی فارسی صحیح را خوب بشناسند و آن را تحلیل کنند.

- ابتداء متن فارسی زیر را از نظر دستوری تحلیل کنید.
- سپس حداقل تعداد شش فعل، فاعل، مفعول، صفت، موصوف، قید زمان و قید مکان را در جملات مشخص کنید.
- در ادامه متن را از نظر علمی، به طور دقیق و صحیح کامل کنید.
- در نهایت نتیجه را به صورت پاورپوینت و در قالب یک بحث گروهی کلاسی، جمع‌بندی نمایید.
- چگونگی آزمایش سلامت ترانزیستورهای NPN و PNP و تعیین پایه‌های آنها**
- ابتداء مولتی متر دیجیتالی را روی آزمایش دیود قرار دهید.
- دو پایه ترانزیستور را به صورت تصادفی انتخاب کنید.
- پروب‌های مولتی متر را به پایه‌های انتخابی اتصال دهید.
- در این حالت مولتی متر، عدد مربوط به ولتاژ داخلی یا ولتاژ هدایت دیود را نشان می‌دهد.
- اگر مولتی متر، عدد مربوط به ولتاژ هدایت دیود را نشان نداد، محل اتصال پروب‌ها را عوض کنید.
- آن قدر پروب‌ها را روی پایه‌ها جابه‌جا کنید تا ولتاژ هدایت یکی از دیودهای BE و BC را نشان دهد.
- جهت اتصال پروب‌های مثبت و منفی مولتی متر مهم است و در تعیین نوع ترانزیستور نقش اساسی دارد.
- هنگامی که مولتی متر ولتاژ هدایت دیود را نشان می‌دهد، یکی از پایه‌های مولتی متر را به پایه سوم وصل کنید.
- اگر عدد ولتاژ هدایت دیود مشاهده نشد، پروب را به محل قبلی خود انتقال دهید.
- پروب متصل شده به پایه دیگر را جابه‌جا کنید.
- در این حالت اگر درست عمل کرده باشد، باید ولتاژ هدایت دیود مشاهده شود.
- اگر نتوانستید دو حالت ولتاژ هدایت دیود را با جابه‌جایی یک پروب ببینید، مراحل را تکرار کنید.

ادامه متن شامل تشخیص نوع NPN و PNP ترانزیستور و مقدار ولتاژ هدایت و تعیین پایه‌های ترانزیستور را به طور صحیح بنویسید.

.....
□ تشخیص نوع NPN:

.....
□ تشخیص نوع PNP:

.....
□ مقدار ولتاژ هدایت:

.....
□ تعیین پایه‌های ترانزیستور:

■ یک متن ساده به زبان فارسی درباره اندازه‌گیری مقاومت، جریان، ولتاژ و توان براساس قانون اهم و شکل مدار بنویسید و ارائه دهید.

الگوی پرسش

۱- ویژگی‌های یک ترجمه خوب را نام ببرید.

۲- برای ترجمه خوب یک متن از یک زبان دیگر، فقط دانستن واژه کفایت می‌کند.

درست □ نادرست □

۳- چهار مورد از نکاتی که باید در ترجمه متن رعایت شود را نام ببرید.

۴- انواع واژه‌های ترکیبی را نام ببرید و از هر کدام دو مثال به زبان فارسی و انگلیسی بیان کنید.

۵- در قالب چهار جمله کوتاه امری، اندازه‌گیری ولتاژ، جریان و مقاومت را در یک مدار سری با یک مقاومت بنویسید، سپس آن را به یک پاراگراف تبدیل کنید.

۱-۳- خواندن و ترجمه متن فنی الکترونیکی ساده به زبان انگلیسی



شكل ۱-۲ برخی از واژه‌های پایه

■ ترجمه متون فنی ساده: پس از فراگیری اصول حاکم بر ترجمه، گام‌های اول را برای ترجمه برداشته‌اید. حال لازم است به چگونگی ترجمه متون بپردازیم.

برای شروع به خواندن رسانه‌های علمی به زبان اصلی جهت کسب اطلاعات فنی، دانستن واژه‌های پایه که در سال‌های قبل خوانده‌اید ضروری است. چنانچه این نوع واژه‌ها، که برخی از آنها در شکل ۱-۲ آمده است را فراموش کرده‌اید، دوباره مرور کنید تا آنها را به خاطر آورید.

نکته



برای فراگیری و به خاطر سپاری واژه‌ها روش‌های گوناگونی مانند استفاده از جعبه لایتنر یا ابزارهای دیگر وجود دارد که می‌توانید از آنها استفاده کنید. با مراجعه به رسانه‌های مختلف، این ابزارها را شناسایی کنید و در قالب فایل پاور پوینت ارائه دهید و در فرایند یادگیری آنها را مورد استفاده قرار دهید.

جست و جو





■ متن زیر در کلاس درس با مشارکت هنرجویان و راهنمایی هنرآموز خوانده شود.

■ Circuit and component

Electronic circuits consist of components (parts) such as lamps, resistors and transistors, connected to an electrical supply, e.g. a battery. The connections are wires or strips of materials that are good electrical conductors, like copper. The connections and components must make a complete path, i.e. a circuit

■ با مراجعه به واژه‌نامه الکترونیکی معنی واژه‌های تخصصی متن را که در جدول ۱-۶ آمده است پیدا کنید و در جدول بنویسید.

جدول ۱-۶ معنی واژه‌ها به زبان فارسی

معنی تخصصی واژه	واژه به زبان متن اصلی	ردیف	معنی تخصصی واژه	واژه به زبان متن اصلی	ردیف	معنی تخصصی واژه	واژه به زبان اصلی	ردیف
path	۱۷		e.g	۹		circuit	۱	
i.e	۱۸		Wire	۱۰		consist	۲	
complete	۱۹		Strip	۱۱		component	۳	
make	۲۰		material	۱۲		part	۴	
must	۲۱		Like	۱۳		such as	۵	
	۲۲		copper	۱۴		resistor	۶	
	۲۳		connection	۱۵		to connect	۷	
	۲۴		conductor	۱۶		supply	۸	



با استفاده از واژه‌های جدول ۱-۶ متن Circuit and component را با همکاری اعضای گروه ترجمه کنید و ترجمه صحیح متن را پس از تأیید هنرآموز تان در جدول ۱-۷ بنویسید.

جدول ۱-۷ ترجمه متن Circuit and component

ترجمه صحیح پاراگراف	ترجمه اولیه جملات	نام و نام خانوادگی اعضای گروه
		-۱
		-۲
		-۳



متن زیر در کلاس درس با مشارکت هنرجویان و راهنمایی هنرآموز خوانده شود.

■ Questions

- 1- In the simple circuit diagram of Fig. 1-3, identify the symbols.
 - 2- The circuit in Fig. 1-4 shows the lamps L_1 and L_2 connected in series (that is, one after the other) with a cell and a closed switch what happens to L_1 if L_2 fails?
 - 3- In Fig. 1-5 lamps L_1 and L_2 are connected in parallel (that is, side by side) and both are controlled by the same switch.
- (a) What happens this time to L_1 if L_2 fails?
 (b) Redraw circuits so that each lamp has a separate switch.

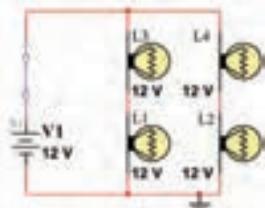


Figure 1-3

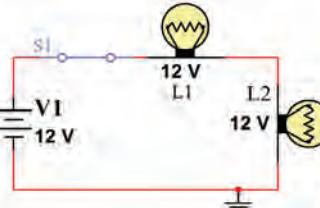


Figure 1-4


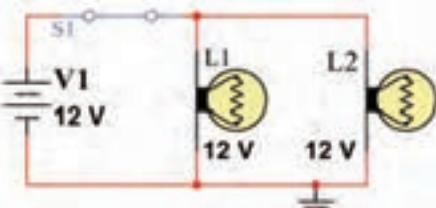


Figure 1-5


(b) Redraw the circuit

- 4- In Fig. 1-6, one lamp fails in each circuit. In which circuit, A, B or C, will:

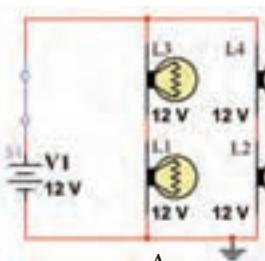
- (a) One lamp go out (b) Two lamps go out (c) Four lamps go out?



A

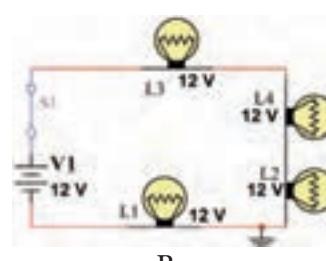

B

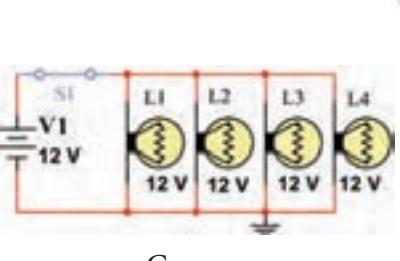

C

Figure 1-6

■ با مراجعه به واژه‌نامه الکترونیکی معنی واژه‌های تخصصی متن Questions را که در جدول ۱-۸ آمده است پیدا کنید و در جدول بنویسید.

جدول ۱-۸ معنی واژه‌ها به زبان فارسی

معنی تخصصی واژه	واژه به زبان متن اصلی	ردیف	معنی تخصصی واژه	واژه به زبان متن اصلی	ردیف	معنی تخصصی واژه	واژه به زبان اصلی	ردیف
	separate	۱۷		series	۹		side by side	۱
	i.e	۱۸		Fail	۱۰		circuit diagram	۲
	complete	۱۹		Parallel	۱۱		Fig= figure	۳
	make	۲۰		Simple	۱۲		what happens	۴
	must	۲۱		Both	۱۳		That is	۵
		۲۲		Redraw	۱۴		one after the other	۶
		۲۳		go out	۱۵		Cell	۷
		۲۴		Part	۱۶		closed switch	۸

با استفاده از واژه‌های جدول ۱-۸ متن Questions را با همکاری اعضای گروه ترجمه کنید و ترجمه صحیح متن را پس از تأیید هنرآموزتان در جدول ۱-۹ بنویسید.

فعالیت گروهی در کلاس



جدول ۱-۹ ترجمه متن Questions

ردیف	ردیف	ردیف	ردیف	ردیف	ردیف	ردیف	ردیف	ردیف
-۳	-۴	-۱	-۲	نام و نام خانوادگی اعضای گروه				
ترجمه صحیح پاراگراف				ترجمه اولیه جملات				
				-۱				
				-۲				
				-۳				



عبارات و واژه‌های زیر را در کلاس بخوانید و با همکاری هنرآموز و استفاده از واژه‌نامه الکترونیکی ترجمه کنید و به خاطر بسپارید

Exercise

Translate the following words and sentences into Persian: The world of electronics
– Circuit diagrams – Electric current – Transformers – Integrated circuits – Transducers –
Electronic systems – Logic systems – Microcomputer systems – Audio systems – Radio
systems – Instruments – Meters – Fault finding – Safety – Dangers of electricity – Safety
precautions – Content – Building circuits – Experiments – Lamp circuits – What resistors
do – Diode – Thermistors – LDR – What a transistor does – Projects – Flashing lamp –
Electronic organ – ‘Chip’ radio – Components needed – Addresses – Index – Acknowledge



متن زیر را در کلاس بخوانید و با همکاری هنرآموز و استفاده از واژه‌نامه الکترونیکی ترجمه کنید و واژه‌ها را به خاطر بسپارید. متن ترجمه شده را به صورت پاراگراف مجزا در جدول ۱-۱۰ بنویسید.

Transistor Construction and Packaging

Like the diode, the three layers of an NPN or PNP transistor are not formed by joining three alternately doped regions. These three layers are formed by a ‘diffusion process’, which first melts the base region into the collector region, and then melts the emitter region into the base region. For example, with the NPN transistor, the construction process would begin by diffusing or melting a p-type base region into the n-type collector region. Once this p-type base region is formed, an n-type emitter region is diffused.

Scientist invention

Moses G. Farmer

In 1847, Farmer constructed and exhibited in public what he called «an electro-magnetic locomotive, and with forty-eight pint cup cells of Grove nitric acid battery drew a little car carrying two passengers on a track a foot and a half wide».[2] Farmer later fabricated a process for electroplating aluminum. At Boston in 1851, he constructed an electric fire-alarm service with William Francis Channing. He invented several forms of the incandescent electric light.

جدول ۱-۱۰ ترجمه متن

-	-	-	-
-۳		-۱	نام و نام خانوادگی اعضای گروه
-۴		-۲	
ترجمه جملات متن مربوط به اعداد مختلف			
1- Transistor Construction and Packaging			
2- Moses G. Farmer - Scientist invention -			

■ ابتدا واژه‌های تخصصی متن Complex Numbers and Phasors را که معنی آنها را نمی‌دانید پیدا کنید و در جدول ۱-۱۱ بنویسید. معانی واژه‌های تخصصی را با مراجعه به واژه‌نامه الکترونیکی یا چاپی کاغذی بیابید.

Complex Numbers and Phasors

The mathematics used in Electrical Engineering to add together resistances, currents or DC voltages use what are called «real numbers» used as either integers or as fractions.

But real numbers are not the only kind of numbers we need to use especially when dealing with frequency dependent sinusoidal sources and vectors, Fig 1-7.


As well as using normal or real numbers, Complex Numbers were introduced to allow complex equations to be solved with numbers that are the square roots of negative numbers, $\sqrt{-1}$.

In electrical engineering this type of number is called an «imaginary number» and to distinguish an imaginary number from a real number the letter «j» known commonly in electrical engineering as the j-operator, is used. Thus the letter «j» is placed in front of a real number to signify its imaginary number operation.


برای تهیه یک ترجمه مطلوب، لازم است مهارت‌های ذکر شده در شکل ۱-۸ را افزایش دهید و به سطح قابل قبول برسانید.

نکته



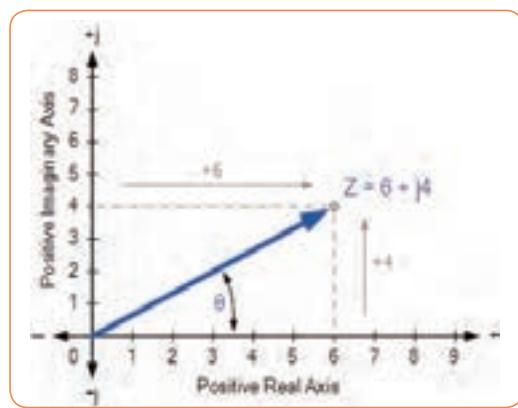

شکل ۱-۷

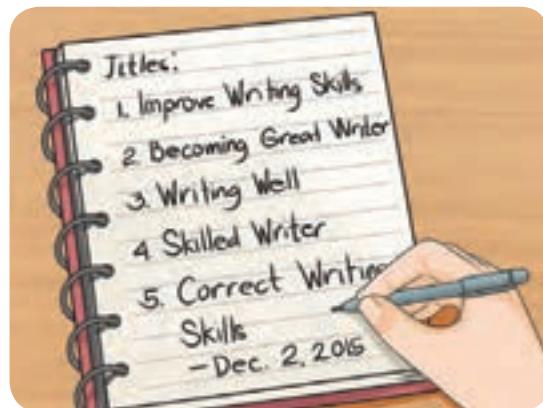

شکل ۱-۸

جدول ۱-۱۱ بهترین معنی واژه‌های انتخابی مرتبط با متن اعداد مختلط به زبان فارسی

معنی تخصصی واژه	واژه به زبان اصلی	ردیف	معنی تخصصی واژه	واژه به زبان اصلی	ردیف	معنی تخصصی واژه	واژه به زبان اصلی	ردیف
		۱۷			۹			۱
		۱۸			۱۰			۲
		۱۹			۱۱			۳
		۲۰			۱۲			۴
		۲۱			۱۳			۵
		۲۲			۱۴			۶
		۲۳			۱۵			۷
		۲۴			۱۶			۸

با استفاده از واژه‌های جدول ۱-۱۱ متن Complex Numbers and Phasors را با همکاری اعضای گروه ترجمه کنید و ترجمه صحیح متن را پس از تأیید هنرآموزتان در جدول ۱-۱۲ بنویسید.

فعالیت گروهی در کلاس



جدول ۱-۱۲ ترجمه متن Complex Numbers and Phasors

نام و نام خانوادگی اعضای گروه		
ترجمه جملات متن مربوط به اعداد مختلط		



■ متن زیر در کلاس درس با مشارکت هنرجویان و راهنمایی هنرآموز خوانده شود. سپس در ساعت غیردرسی متن را ترجمه کنید و در قالب فایل word به کلاس ارائه دهید.

On the Argand diagram, the horizontal axis represents all positive real numbers to the right of the vertical imaginary axis and all negative real numbers to the left of the vertical imaginary axis. All positive imaginary numbers are represented above the horizontal axis while all the negative imaginary numbers are below the horizontal real axis. This then produces a two dimensional complex plane with four distinct quadrants labelled, QI, QII, QIII, and QIV.

Complex Numbers can also have «zero» real or imaginary part such us: $Z = 6 + j0$ or $Z = 0 + j4$. In this case the points are plotted directly onto the real or imaginary axis. Also, the angle of a complex number can be calculated using simple trigonometry to calculate the angles of right-angled triangles, or measured anti-clockwise around the Argand diagram starting from the positive real axis.

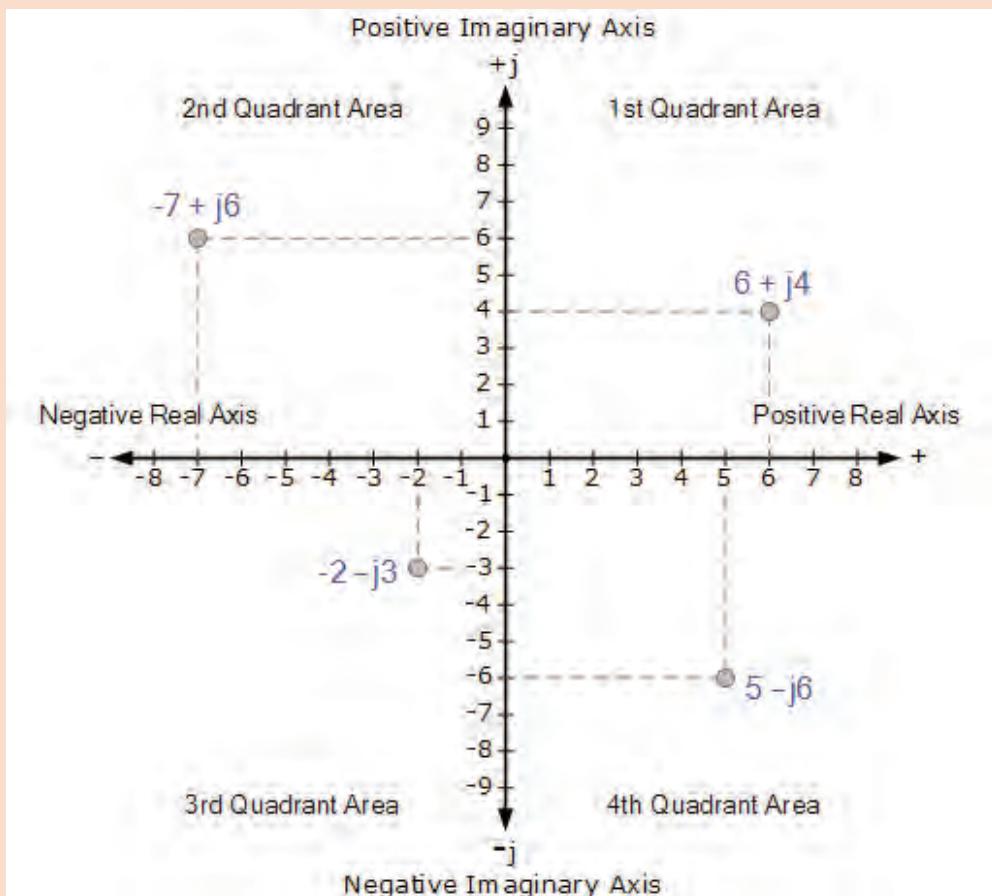


Figure 1-9

Then angles between 0 and 90° will be in the first quadrant (I), angles (θ) between 90 and 180° in the second quadrant (II). The third quadrant (III) includes angles between 180 and 270° while the fourth and final quadrant (IV) which completes the full circle, includes the angles between 270 and 360° and so on. In all the four quadrants the relevant angles can be found from:

$$\tan^{-1}(\text{imaginary component} \div \text{real component})$$

متن Addition and Subtraction of Complex Numbers را با همکاری اعضای گروه ترجمه کنید و ترجمه صحیح متن را پس از تأیید هنرآموز، در جدولی که خودتان طرح کرده‌اید بنویسید و ارائه دهید.

فعالیت گروهی در کلاس



Addition and Subtraction of Complex Numbers

The addition or subtraction of complex numbers can be done either mathematically or graphically in rectangular form. For addition, the real parts are firstly added together to form the real part of the sum, and then the imaginary parts to form the imaginary part of the sum and this process is as follows using two complex numbers A and B as examples.

فعالیت گروهی در کلاس

با توجه به آنچه که تاکنون آموخته‌اید متن زیر که قسمتی از دفترچه راهنمای کاربرد دستگاه مولتی‌متر است را طی مراحل زیر ترجمه کنید.



Multimeter Instruction Manual

WARRANTY The Digital Multimeter is warranted to be free from defects in materials and workmanship for a period of one year from the date of purchase. This warranty does not cover fuses, disposable batteries, or damage from drops, neglect, misuse, alteration, contamination, or abnormal conditions of operation or handling. Resellers are not authorized to extend any other warranty. To obtain service during the warranty period, contact your nearest service center directly. For full warranty details visit the producer Website.

GENERAL MAINTENANCE Warning If the current test leads are worn, replace test leads with identical or compatible leads: 1000V 10A. Warning to avoid personal injury or damage to the meter, DO NOT wet the inner parts of the meter. Regularly clean the meter case with damp cloth and a small amount of detergent. Do not use abrasives or chemical solvents. **REPLACE BATTERIES & FUSES** Warning To avoid incorrect readings and possible electric shock or personal injury, when «safety sign» appears on the display, replace the battery immediately. Turn off the meter and disconnect the test probe from the meter before opening the back cover to replace batteries or fuses. Gain access to batteries and fuse by

using a screwdriver to loosen the battery cover screws on the back of the meter and removing the cover.

GENERAL SPECIFICATIONS ▶ Operating Category: 600V CAT III, pollution degree: 2. ▶ Operating Elevation (< 2000 m) ▶ Operating Conditions: 0~40°C, 28°C. ▶ Maximum Voltage between measurement end and ground: 600V DC or 600V AC RMS. ▶ Fuse protection: mA Grade: fuse F400mA/600V and 10A Grade: fuse F10A/600V ▶ sampling rate: about 3 times/second. ▶ Display: 3 1/2 digits 2,000 count LCD display. ▶ Power supply: 1 x 9V battery.

■ گام اول: ابتدا واژه‌هایی را که ترجمه آنها را نمی‌دانید بیابید و در جدول ۱-۱۳ فهرست کنید، سپس با استفاده از واژه‌نامه معنی‌های فنی و مرتبط را پیدا کنید و در جدول بنویسید.

جدول ۱-۱۳ بهترین معنی فنی و مرتبط با قسمتی از دفترچه راهنمای کاربرد دستگاه مولتی‌متر

۵-	۴-	۳-	۲-	۱-	واژه
-۵	-۴	-۳	-۲	-۱	معنی
10-	9-	8-	7-	6-	واژه
-۱۰	-۹	-۸	-۷	-۶	معنی
15-	14-	13-	12-	11-	واژه
-۱۵	-۱۴	-۱۳	-۱۲	-۱۱	معنی

■ گام دوم: جملات را یک به یک ترجمه کنید و پس از اصلاح و روان‌سازی آنها را تبدیل به پاراگراف کنید و در جدول ۱-۱۴ بنویسید.

جدول ۱-۱۴ ترجمه متن Multimeter Instruction Manual

-۳	-۴	-۱	-۲	نام و نام خانوادگی اعضا گروه
ترجمه جملات متن مربوط به اعداد مختلف				
1- WARRANTY				
2- GENERAL MAINTENANCE				
3- GENERAL SPECIFICATIONS				

الگوی آزمون پایانی

۱- معنی واژه‌های داده شده در جدول ۱-۱۵ را با استفاده از واژه‌نامه الکترونیکی بنویسید.

جدول ۱-۱۵ بهترین معنی فنی و مرتبط با الکترونیک واژه‌ها به زبان فارسی

۵- screen	۴- registration	۳- main board	۲- recycling program	۱- solid_state	۶-
-۵	-۴	-۳	-۲	-۱	فی
10- safety	9- rather than	8- make sure	7- unplug the power cord	6- Straight _ through	فه
-۱۰	-۹	-۸	-۷	-۶	فی
15- without	14- may damage	13- scope for storage	12- environment	11- input tray	فه
-۱۵	-۱۴	-۱۳	-۱۲	-۱۱	فی

۲- متن زیر را به فارسی روان برگردانید.

Ohm's law describes the way current flows through a resistance when a different electric potential (voltage) is applied at each end of the resistance. The voltage is the water pressure, the current is the amount of water flowing through the pipe, and the resistance is the size of the pipe.

Ohm's law formula. The resistor's current I in amps (A) is equal to the resistor's voltage V in volts (V) divided by the resistance R in ohms (Ω): V is the voltage drop of the resistor, measured in Volts (V). This is called Ohm's law. Let's say, for example, that we have a circuit with the potential of 1 volt, a current of 1 amp, and resistance of 1 ohm. The amount of water in the tank is defined as 1 volt and the «narrowness» (resistance to flow) of the hose is defined as 1 ohm

ارزشیابی واحد یادگیری ۱: کسب شایستگی در ترجمه متون ساده فنی و راهنمای کاربر برای دستگاه‌های الکترونیکی

<p>شرح کار:</p> <p>۱- از واژه‌نامه‌های کاغذی و الکترونیکی استفاده کند. ۲- اصول حاکم بر ترجمه را در ترجمه متن به کار گیرد. ۳- از ابزارهای مختلف مانند جعبه لایتر، برای به خاطرسپاری واژه استفاده کند و عملاً آنها را به کار ببرد. ۴- متن ساده مربوط به اپراتور ز، مبانی الکتریسیته، و دستگاه‌های ساده مانند مولتی متر را از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه کند.</p>																												
<p>استاندارد عملکرد: ترجمه روان، بومی سازی شده نمونه‌هایی از متون ساده فنی تخصصی رشته الکترونیک</p>																												
<p>شاخص‌ها:</p> <p>۱- استفاده دقیق و صحیح از واژه‌نامه‌های کاغذی و الکترونیکی (۲۰ دقیقه) ۲- انتخاب صحیح واژه‌های مناسب با متن فنی (۲۰ دقیقه) ۳- داشتن گنجینه واژه کافی در حافظه و استفاده از آن (۲۰ دقیقه) ۴- ترجمه متن ساده فنی (۵۰ دقیقه)</p>																												
<p>شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات: کلاس درس مجهز به رایانه</p>																												
<p>معیار شایستگی:</p>																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">ردیف</th> <th style="text-align: center;">مراحل کار</th> <th style="text-align: center;">حداقل نمره قبولی از ۳</th> <th style="text-align: center;">نمره هنرجو</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">۱</td> <td style="text-align: center;">استفاده دقیق از واژه نامه‌های کاغذی و الکترونیکی</td> <td style="text-align: center;">۲</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">۲</td> <td style="text-align: center;">شرح اصول حاکم در ترجمه متن و به کارگیری آن در ترجمه متن</td> <td style="text-align: center;">۲</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">۳</td> <td style="text-align: center;">ترجمه متن ساده مانند متن مربوط به اپراتور ز از زبان انگلیسی به فارسی</td> <td style="text-align: center;">۲</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">۴</td> <td style="text-align: center;">ترجمه متن ساده مانند مبانی الکتریسیته و دستگاه‌های ساده مانند مولتی متر از زبان انگلیسی به فارسی</td> <td style="text-align: center;">۲</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">۱</td> <td style="text-align: center;">شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: ۱- دقیق و تمرکز در اجرای کار ۲- دقیق و مسئولیت‌پذیری ۳- شایستگی تفکر و یادگیری مدام‌العمر ۴- اخلاق حرفه‌ای</td> <td style="text-align: center;">۲</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">میانگین نمرات</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </tbody> </table>	ردیف	مراحل کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو	۱	استفاده دقیق از واژه نامه‌های کاغذی و الکترونیکی	۲		۲	شرح اصول حاکم در ترجمه متن و به کارگیری آن در ترجمه متن	۲		۳	ترجمه متن ساده مانند متن مربوط به اپراتور ز از زبان انگلیسی به فارسی	۲		۴	ترجمه متن ساده مانند مبانی الکتریسیته و دستگاه‌های ساده مانند مولتی متر از زبان انگلیسی به فارسی	۲		۱	شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: ۱- دقیق و تمرکز در اجرای کار ۲- دقیق و مسئولیت‌پذیری ۳- شایستگی تفکر و یادگیری مدام‌العمر ۴- اخلاق حرفه‌ای	۲		میانگین نمرات	*		
ردیف	مراحل کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو																									
۱	استفاده دقیق از واژه نامه‌های کاغذی و الکترونیکی	۲																										
۲	شرح اصول حاکم در ترجمه متن و به کارگیری آن در ترجمه متن	۲																										
۳	ترجمه متن ساده مانند متن مربوط به اپراتور ز از زبان انگلیسی به فارسی	۲																										
۴	ترجمه متن ساده مانند مبانی الکتریسیته و دستگاه‌های ساده مانند مولتی متر از زبان انگلیسی به فارسی	۲																										
۱	شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: ۱- دقیق و تمرکز در اجرای کار ۲- دقیق و مسئولیت‌پذیری ۳- شایستگی تفکر و یادگیری مدام‌العمر ۴- اخلاق حرفه‌ای	۲																										
میانگین نمرات	*																											
<p>* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.</p>																												

واحد یادگیری ۲

کسب شایستگی در استخراج و ترجمه قسمت‌هایی از برگه‌های اطلاعات قطعات الکترونیکی

آیا تابه حال فکر کرده‌اید:

- ۱- چه تفاوت اساسی بین Data book و Text book وجود دارد؟
- ۲- اطلاعات مربوط به برگه اطلاعات (Data sheet) و دستینه (hand book) چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟
- ۳- چگونه می‌توانیم به برگه اطلاعات (Data sheet) قطعات الکترونیکی دسترسی پیدا کنیم؟
- ۴- تمام قطعات و ابزار دارای برگه اطلاعات به زبان اصلی کشور سازنده یا سایر زبان‌ها هستند؟
- ۵- با کمی تلاش به آسانی می‌توانیم متن مربوط به اطلاعات و مشخصات قطعات الکترونیکی را ترجمه کنید؟
- ۶- با استفاده از وب‌گاه‌های اینترنتی فنی مانند All Data sheet به آسانی می‌توانیم مشخصات فنی قطعات مورد نیاز خود را بیابید؟

در واحد یادگیری یک با اصول حاکم بر ترجمه و فرایند چگونگی ترجمه متن، به‌طور صحیح آشنا شدید. در این واحد یادگیری می‌خواهیم متن فنی پیچیده‌تر و کاربردی‌تر مانند دفترچه راهنمای ماشین‌های اداری و صنعتی، آی‌سی ریزپردازنده، آی‌سی IGBT، ترانزیستور قدرت Mosfet، حسگرهای دما، گاز، نور، سامانه کنترل خانگی مانند روشنایی و کنترلر، سامانه حفاظتی و ایمنی و موارد مشابه دیگر را به فارسی و با متن ساده، روان و قابل درک ترجمه کنیم.

استاندارد عملکرد

توانایی کسب اطلاعات مورد نیاز درباره قطعات و تجهیزات سامانه‌های الکترونیکی از رسانه‌های مختلف با توجه به نیاز

۱-۲ انواع متنون فنی و کاربرد آنها

در واحد یادگیری ۱، به‌منظور دسترسی به اطلاعات فنی مورد نیاز و کسب اطلاعات فنی، اصول حاکم بر ترجمه و فرایند اجرای آن را آموختید و توانستید تعدادی از متنون فنی را ترجمه کنید و اطلاعات مورد نیاز خود را به‌دست آورید. قبل از ورود به مبحث فنی جهت کسب اطلاعات از منابع مختلف به زبان اصلی، لازم است با برخی از مفاهیم مانند Datasheet، Text book و hand book آشنا شوید.
■ متنون داده شده در جدول ۱-۲ را که به زبان اصلی است در کلاس با راهنمایی هنرآموزتان بخوانید و سپس آنها را به زبان فارسی روان ترجمه کنید و در محل تعیین شده در جدول بنویسید.

Table 2-1 Types of book	جدول ۲-۱ انواع کتاب
English text	Translation in Persian
<input type="checkbox"/> Instruction manual a booklet or book, usually accompanying appliance, device, computer game or vehicle, which contains written guidelines informing how to use it. <input type="checkbox"/> Noun: Manual is defined as a guidebook that tells you how to operate something or do something. an example of manual is the book that comes with your DVD player that tells you how to hook it up and use it.	
<input type="checkbox"/> Service manuals: Factory service manuals (FSM) are the manuals provided by manufacturers which cover the servicing, maintenance and repair of their products. They were not originally offered to the public as they were developed for the dealerships so that their mechanics were able to fix their own products	
<input type="checkbox"/> Data book: The manufacturers and distributors of electronic components publish data books, containing cross-referencing information and individual component specifications. A few examples of such books are Semiconductor Replacement Guide.	
<input type="checkbox"/> Electronic Handbooks: covers all important aspects of analog and digital circuit design with the internal circuitry for example; logic gates and continues with circuit design. Also Describes low frequency circuit design in various applications using different component	

■ با توجه به تعاریف ترجمه شده برای متون Types of book آنها را با هم مقایسه کنید و کاربرد هریک را در جدول ۲-۲ بنویسید.

جدول ۲-۲

Types of book	کاربرد انواع کتاب‌ها
<input checked="" type="checkbox"/> Instruction manual	
<input checked="" type="checkbox"/> Service manuals:	
<input checked="" type="checkbox"/> Data book:	
<input checked="" type="checkbox"/> Handbooks:	



با مراجعه به رسانه‌های مختلف، در زمینه رشته الکترونیک تعدادی Service manuals، Instruction manual و Handbooks را بباید، محتوای آنها را بررسی اجمالی کنید و ببینید آیا با تعاریف به دست آمده تطبیق دارد یا خیر؟ نتیجه را در قالب پاورپوینت به کلاس ارائه دهید.

۲-۲ ترجمه بخشی از راهنمای کاربرد یک دستگاه

در این قسمت، قصد داریم به متون پیچیده‌تر فنی در رشته الکترونیک مانند راهنمای کاربرد لوازم الکترونیکی اداری، صنعتی یا تجاری بپردازیم و با کسب اطلاعات مورد نیاز، بتوانیم آنها را نصب، راهاندازی، سرویس و تعمیر کنیم.

■ متن زیر که مربوط به راهنمای کاربرد یک نمونه سختافزار ماشین اداری به زبان اصلی است را در کلاس با راهنمایی هنرآموزتان بخوانید.

Hardware description

The printer provides 1200 dot-per-inch (dpi) printing. The optional copier/scanner scans at 600 dpi/ 24 - bits per pixel (bpp) and contains a document feeder that holds up to 30 pages.

The printer prints 15 pages per minute (ppm) on letter-size paper or 14 ppm on A4. With 1200 dpi printing resolution, the printer has exceptional text and graphics print quality. The simple control panel and improved paper handling make this product very easy to use.

The printer's main input tray has a 250-sheet capacity for continuous, multiple-page printing. Manual, single-sheet printing is possible through the priority input tray. Both trays are center-justified for all supported paper sizes. The printer output bin holds up to 125 sheets.

The printer has a very fast first-page-out, at less than 10 seconds. The formatter board contains 8 MB of ROM, 8 MB of RAM, and an embedded 32-bit cold fire V3 processor. There is one DIMM slot available for DIMM expansion (supporting an 8 MB, 16 MB, 32 MB, or 64 MB DIMM).

The printer engine has a 1000 average (10000 peak) page - per month duty cycle. For the printer, the standard toner life is 2500 pages, and the high capacity toner life is 3500 pages

■ ابتدا واژه‌هایی که ترجمه آنها را نمی‌دانید، استخراج کنید و در جدول ۲-۳ بنویسید. سپس معنی واژه‌ها را با استفاده از واژه‌نامه بباید و مقابل آن در جدول درج کنید.

جدول ۲-۳ استخراج واژه‌ها

■ با استفاده از واژه‌های جدول ۲-۳، متون داده شده در جدول ۲-۴ را که به زبان اصلی است در کلاس با راهنمایی هنرآموزتان به زبان فارسی روان ترجمه کنید و در محل تعیین شده در جدول بنویسید.

Table 2-4 Hadware description	جدول ۲-۴ تشریح سخت افزار
English text	Translation in Persian
<input checked="" type="checkbox"/> The printer provides 1200 dot-per-inch (dpi) printing. The optional Copier/scanner scans at 600 dpi/ 24-bits per pixel (bpp) and contains a document feeder that holds up to 30 pages.	
<input checked="" type="checkbox"/> The printer prints 15 pages per minute (ppm) on letter-size paper or 14 ppm on A4. With 1200 dpi printing resolution, the printer has exceptional text and graphics print quality.	
<input checked="" type="checkbox"/> The simple control panel and improved paper handling make this product very easy to use.	

جدول ۲-۴ تشریح سخت افزار

Table 2-4 Hardware description	
<input checked="" type="checkbox"/> The printer's main input tray has a 250-sheet capacity for continuous, multiple-page printing. Manual, single-sheet printing is possible through the priority input tray.	
<input checked="" type="checkbox"/> Both trays are center-justified for all supported paper sizes. The printer output bin holds up to 125 sheets.	
<input checked="" type="checkbox"/> The printer has a very fast first-page-out, at less than 10 seconds. the formatter board contains 8 MB of ROM, 8 MB of RAM, and an embedded 32-bit cold fire V3 processor.	
<input checked="" type="checkbox"/> There is one DIMM slot available for DIMM expansion (supporting an 8 MB, 16 MB, 32 MB, or 64 MB DIMM).	
<input checked="" type="checkbox"/> the printer engine has a 1000 average (10000 peak) page-per month duty cycle. For the printer, the standard toner life is 2500 pages, and the high capacity toner life is 3500 pages	

■ با استفاده از ترجمه جمله ها در جدول ۲-۴، جمله ها را تبدیل به یک پاراگراف کنید و در محل تعیین شده

در جدول ۲-۵ بنویسید.

■ پس از اتمام کار، ترجمه نهایی اصلاح شده و روان سازی شده را برای ارزشیابی ارائه دهید.

جدول ۲-۵ ترکیب جملات و تبدیل آن به بند (پاراگراف)



- ابتدا واژه‌هایی را که ترجمه آنها را نمی‌دانید از متن زیر که مربوط به تمیز کردن بخشی از پرینتر است استخراج کنید و معنی واژه‌ها را با استفاده از واژه‌نامه بیابید و یادداشت کنید.
- با استفاده از معنی واژه‌هایی که استخراج کرده‌اید، متن را در ساعت غیر درسی به زبان فارسی روان ترجمه کنید و در قالب یک تکلیف منزل بنویسید.
- پس از اتمام کار، ترجمه نهایی اصلاح شده و روان سازی شده را برای ارزشیابی ارائه دهید.

Cleaning the toner

Cartridge area

Cleaning the toner cartridge area can improve the quality of your printed sheets.

WARNING! Before cleaning the printer, disconnect it from the power source and wait for the printer to cool. **1** Open the toner cartridge door, and remove the toner cartridge.

CAUTION: To prevent damage, do not expose the toner cartridge to light. Cover the toner cartridge if necessary. Also, do not touch the black sponge transfer roller inside

the printer. Touching it can reduce the print quality of output. **2** Wipe the media path area and the toner cartridge cavity with a dry, lint free cloth.

Note: Use only a dry, lint-free cloth to remove dust and toner. Using a vacuum or other device to clean inside the product can damage it. **3** Replace the toner cartridge, and close the toner cartridge door

4 Plug the power cord back into the

Cleaning the print path

Use this process if you discover toner specks or dots on printouts. This process produces a transparency with toner debris, which should be discarded.

Note: This process requires a transparency to remove dust and toner from the print paper path. Do not use bond or rough paper. Make sure the transparency you use meets media requirements for the printer. If transparency film is unavailable, you can use paper. If you must use paper, perform the procedure two or three times to ensure proper cleaning.

1 Load a transparency in the priority input tray.

2 Make sure that the printer is in the Ready state.

3 Press and hold the GO button for 10 seconds. The transparency feeds through the printer slowly. Discard the transparency.

Note: After you press and hold the GO button, the three printer lights blink until the cleaning process is complete.

Cleaning the printer pickup roller

If you want to clean the pickup roller rather than replace it, follow the instructions below:

Remove the pickup roller as described in steps x through y of «Replacing the printer pickup roller» on page xx.

1- Dampen a lint-free cloth in isopropyl alcohol, and scrub the roller.

WARNING!

Alcohol is flammable. Keep the alcohol and cloth away from an open flame. Before you close the printer and plug in the power cord, allow the alcohol to dry completely.

2- Using a dry, lint-free cloth, wipe the pickup roller to remove loosened dirt.

3- Allow the pickup roller to dry completely before you reinstall it in the printer. To reinstall the pickup roller, see steps x through y of «Replacing the printer pickup roller» on page xx.

فعالیت در ساعت غیر درسی



- ابتدا متن زیر را بخوانید و واژه‌هایی را که نمی‌دانید استخراج کنید و معنی واژه‌ها را با استفاده از واژه‌نامه بیابید و یادداشت کنید.
- با استفاده از معنی واژه‌ها، متن داده شده در زیر را در ساعت غیر درسی به زبان فارسی روان ترجمه کنید در قالب یک تکلیف منزل بنویسید.
- پس از اتمام کار، ترجمه نهایی اصلاح شده و روان سازی شده را برای ارزشیابی ارائه دهید.

Making Detailed Adjustments

You can use the projectors on-screen menus to make detailed adjustments to the image quality, such as the brightness, contrast, sharpness, and color. You can also change the menu display, sleep mode settings, and other projector features.

Using the Menu System

You can access the menu system either from the remote control or the buttons on the projector's control panel. You can access the full menu or a line menu that lets you change selected settings. You can also change the menu language and control how the menus display (see page xx).

Note: If you press Blank on the remote control while a menu is being displayed, the menu screen disappears. This is useful for checking the effects of your image this one, Fig 2-1.

Note: You may see different options, depending on your projector model and how your equipment is connected to it.

1- Press the u or d button to highlight a main menu option (Image, Signal, Settings, Memory, Info or Reset), then press the Enter button to select it

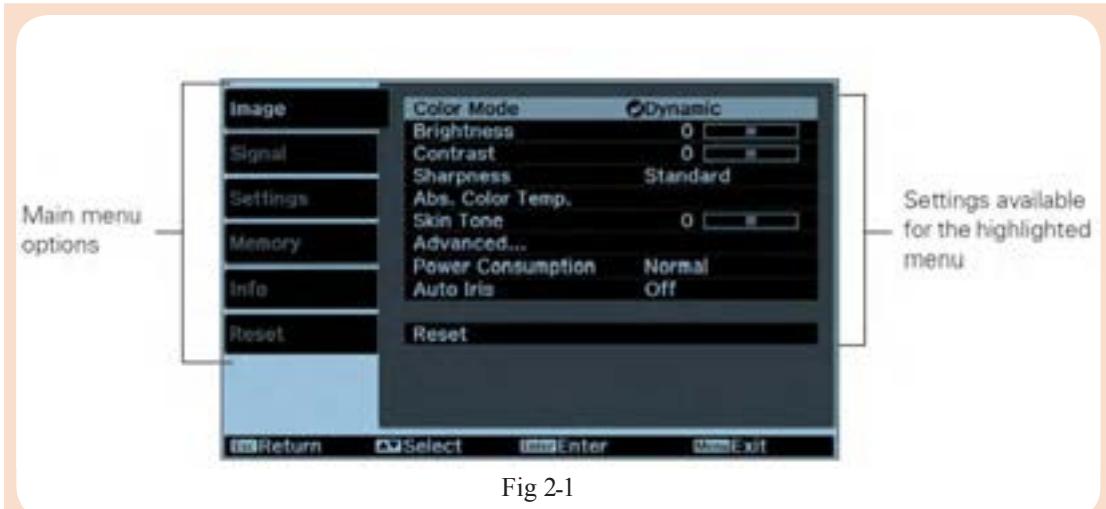


Fig 2-1

- 2- Press the up or down button to highlight a setting, then press the Enter button.
- 3- Press the up, down, left, or right button to change settings as necessary. You may have to press then Enter button to confirm your choice.
- 4- When you're finished, press the Esc button to return to the previous menu or press the Menu button to exit the menu system. To display one of the line menus, press the Enter button. You see a display like this at the bottom of the image:
 - 1- Press the up or down button to select the setting you want to adjust, Brightness, Contrast ,Sharpness ,Color Saturation, Tint, Absolute Color Temperature, Skin Tone (see page xx)
 - 2- Press the left or right button to adjust the setting.
 - 3- Press the Menu or Esc button to close the line menu when you're done.

Note: When a line menu is displayed, you can press Default on the remote control to reset its factory setting. Changing How the MenusDisplay, Use these options to control how the menus display.

 - 1- Language: Settings > Language: Select from 21 languages to use in the menu system.
 - 2- Menu Position: Use the arrow buttons to choose a position on the screen for displaying the menu.
 - 3- Menu Color: Select a color scheme for displaying the menus.

۳-۲-۳- ترجمه بخشی از برگه اطلاعات قطعات الکترونیکی

می‌دانیم یکی از قطعات پرکاربرد، آی‌سی ریزپردازنده است. در این قسمت به ترجمه برگه اطلاعات یا دیتاشیت یک ریزپردازنده می‌پردازم.

■ متن زیر که مربوط به مشخصات کلی یک نمونه آی‌سی ریزپردازنده به زبان اصلی است را در کلاس با راهنمایی هنرآموزtan بخوانید.

Features

- Compatible with MCS-51® Products
- 8K Bytes of In-System Programmable (ISP) Flash Memory
 - Endurance: 1000 Write/Erase Cycles
- 4.0V to 5.5V Operating Range
- Fully Static Operation: 0 Hz to 33 MHz • Three-level Program Memory Lock
- 256 x 8-bit Internal RAM
- 32 Programmable I/O Lines
- Three 16-bit Timer/Counters
- Eight Interrupt Sources
- Full Duplex UART Serial Channel
- Low-power Idle and Power-down Modes
- Interrupt Recovery from Power-down Mode • Watchdog Timer
- Dual Data Pointer
- Power-off Flag

AT89S52

Description The AT89S52 is a low-power, high-performance CMOS 8-bit microcontroller with 8K bytes of in-system programmable Flash memory. The device is manufactured using Atmel's high-density nonvolatile memory technology and is compatible with the industry-standard 80C51 instruction set and pinout. The on-chip Flash allows the program memory to be reprogrammed in-system or by a conventional nonvolatile memory programmer. By combining a versatile 8-bit CPU with in-system programmable Flash on a monolithic chip, the Atmel AT89S52 is a powerful microcontroller which provides a highly-flexible and cost-effective solution to many embedded control applications. The AT89S52 provides the following standard features: 8K bytes of Flash, 256 bytes of RAM, 32 I/O lines, Watchdog timer, two data pointers, three 16-bit timer/counters, a six-vector two-level interrupt architecture, a full duplex serial port, on-chip oscillator, and clock circuitry. In addition, the AT89S52 is designed with static logic for operation down to zero frequency and supports two software selectable power saving modes. The Idle Mode

stops the CPU while allowing the RAM, timer/counters, serial port, and interrupt system to continue functioning. The Power-down mode saves the RAM contents but freezes the oscillator, disabling all other chip functions until the next interrupt or hardware reset.

Pin Description

VCC: Supply voltage,

GND: Ground,

Port 0

Port 0 is an 8-bit open drain bidirectional I/O port. As an output port, each pin can sink eight TTL inputs. When 1s are written to port 0 pins, the pins can be used as high impedance inputs. Port 0 can also be configured to be the multiplexed low order address/data bus during accesses to external program and data memory. In this mode, P0 has internal pullups. Port 0 also receives the code bytes during Flash programming and outputs the code bytes during program verification. External pullups are required during program verification.

Port 1

Port 1 is an 8-bit bidirectional I/O port with internal pullups. The Port 1 output buffers can sink/source four TTL inputs. When 1s are written to Port 1 pins, they are pulled high by the internal pullups and can be used as inputs. As inputs, Port1 pins that are externally being pulled low will source current (IIL) because of the internal pullups.

■ ابتدا واژه‌هایی را که ترجمه آنها را نمی‌دانید استخراج کنید و در جدول ۲-۶ بنویسید. سپس معنی واژه‌ها را با استفاده از واژه‌نامه بیابید و مقابل آن در جدول درج کنید.

■ با استفاده از واژه‌های جدول ۶-۶، متن داده شده در جدول ۲-۷ را که به زبان اصلی است در کلاس با راهنمایی هنرآموزтан به زبان فارسی روان ترجمه کنید و در محل تعیین شده در جدول بنویسید.

جدول ۲-۶ استخراج واژه‌ها

NO	WORD	واژه	NO	WORD	واژه	NO	WORD	واژه

■ با استفاده از واژه‌های جدول ۲-۶، متن مربوط به feature در جدول ۲-۷ را که به زبان اصلی است در کلاس با راهنمایی هنرآموزтан به زبان فارسی روان ترجمه کنید و در محل تعیین شده در جدول بنویسید.

Table 2-7 :8bit, Microcontroller, With 8K Bytes, In -System ,Programmable Flash
جدول ۲-۷ ریزپردازنده ۸ بیت

English text	Translation in Persian
<ul style="list-style-type: none"> ■ Features ■ Compatible with MCS-51 ® Products ■ 8K Bytes of In-System Programmable (ISP) Flash Memory - Endurance: 1000 Write/Erase Cycles ■ 4.0V to 5.5V Operating Range ■ Fully Static Operation: 0 Hz to 33 MHz ■ Three-level Program Memory Lock ■ 256 x 8-bit Internal RAM ■ 32 Programmable I/O Lines ■ Three 16-bit Timer/Counters ■ Eight Interrupt Sources ■ Full Duplex UART Serial Channel ■ Low-power Idle and Power-down Modes ■ Interrupt Recovery from Power-down Mode ■ Watchdog Timer ■ Dual Data Pointer ■ Power-off Flag 	
<input checked="" type="checkbox"/> AT89S52: Description The AT89S52 is a low-power, high-performance CMOS 8-bit microcontroller with 8K bytes of in-system programmable Flash memory.	

Table 2-7 (continue): 8bit, Microcontroller, With 8K Bytes, In-System ,Programmable Flash

English text	Translation in Persian
<p><input checked="" type="checkbox"/> The device is manufactured using Atmel's high-density nonvolatile memory technology and is compatible with the industry-standard 80C51 instruction set and pinout</p>	
<p><input checked="" type="checkbox"/> The on-chip Flash allows the program memory to be reprogrammed in-system or by a conventional nonvolatile memory programmer..</p>	
<p><input checked="" type="checkbox"/> By combining a versatile 8-bit CPU with in-system programmable Flash on a monolithic chip, the Atmel AT89S52 is a powerful microcontroller which provides a highly-flexible and cost-effective solution to many embedded control applications</p>	
<p><input checked="" type="checkbox"/> The AT89S52 provides the following standard features: 8K bytes of Flash, 256 bytes of RAM, 32 I/O lines, Watchdog timer, two data pointers, three 16-bit timer/counters, a six-vector two-level interrupt architecture, a full duplex serial port, on-chip oscillator, and clock circuitry</p>	
<p><input checked="" type="checkbox"/> In addition, the AT89S52 is designed with static logic for operation down to zero frequency and supports two software selectable power saving modes. The Idle Mode stops the CPU while allowing the RAM, timer/counters, serial port, and interrupt system to continue functioning. The Power-down mode saves the RAM contents but freezes the oscillator, disabling all other chip functions until the next interrupt or hardware reset</p>	
<p>Pin Description VCC: Supply voltage, GND: Ground, Port 0</p>	

Table 2-7 (continue): 8bit, Microcontroller, With 8K Bytes, In-System ,Programmable Flash

English text	Translation in Persian
Port 0 Port 0 is an 8-bit open drain bidirectional I/O port. As an output port, each pin can sink eight TTL inputs. When 1s are written to port 0 pins, the pins can be used as high impedance inputs. Port 0 can also be configured to be the multiplexed low order address/data bus during accesses to external program and data memory. In this mode, P0 has internal pullups. Port 0 also receives the code bytes during Flash programming and outputs the code bytes during program verification. External pullups are required during program verification.	
Port 1 Port 1 is an 8-bit bidirectional I/O port with internal pullups. The Port 1 output buffers can sink/source four TTL inputs. When 1s are written to Port 1 pins, they are pulled high by the internal pullups and can be used as inputs. As inputs, Port 1 pins that are externally being pulled low will source current (IIL) because of the internal pullups.	

- با استفاده از ترجمه جمله ها در جدول ۲-۷، جمله ها را تبدیل به یک پاراگراف کنید و در محل تعیین شده در جدول ۲-۸ بنویسید.
- پس از اتمام کار، ترجمه نهایی اصلاح شده و روان سازی شده را برای ارزشیابی ارائه دهید.

جدول ۲-۸ ترکیب جملات و تبدیل آن به بند (پاراگراف)

- ابتدا متن زیر که بخشی از دیتاشیت IGBT است را بخوانید و واژه‌هایی که ترجمه آنها را نمی‌دانید استخراج کنید. معنی واژه‌ها را با استفاده از واژه‌نامه بیابید و یادداشت کنید.
- با استفاده از واژه‌ها، متن داده شده در زیر را در ساعات غیردرسی به زبان فارسی روان ترجمه کنید و در قالب یک تکلیف منزل بنویسید.
- پس از اتمام کار، ترجمه نهایی اصلاح شده و روان سازی شده را برای ارزشیابی ارائه دهید.

The insulated-gate bipolar transistors (IGBTs) combine a MOS gate with high-current and low-saturation-voltage capability of bipolar transistors as illustrated in Figure 2-2, and they are the right choice for high-current and high voltage applications. IGBT and MOSFET operation is very similar. The balance in trade-offs among switching speed, conduction loss, and ruggedness is finely tuned and the latest technology, especially for high voltage (> 400 V) devices, improves speed and conduction so that IGBTs are overrun on the high frequency application scenario, which was dominated by Power MOSFET. Figure 2-3 shows a series of simplified equivalent circuits for an IGBT

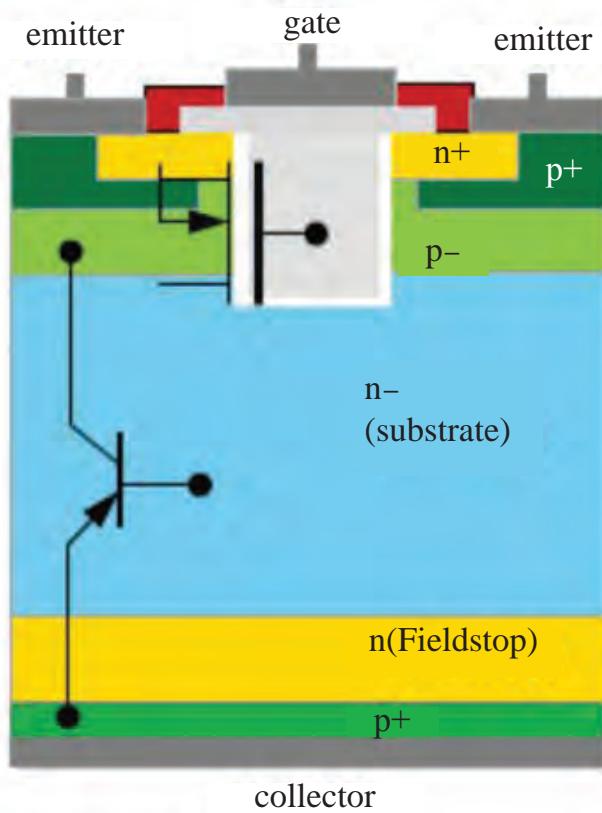


Fig 2-2

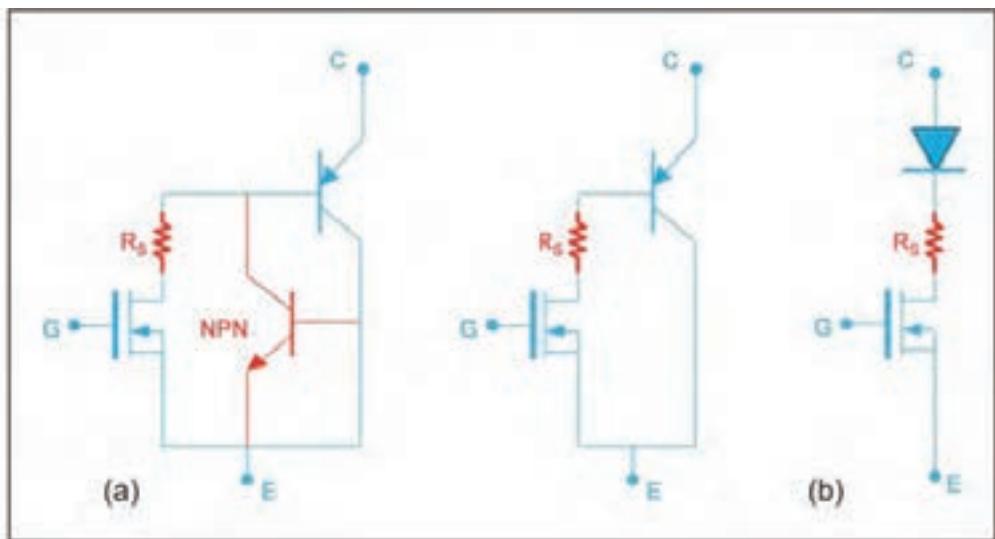


Fig 2-3

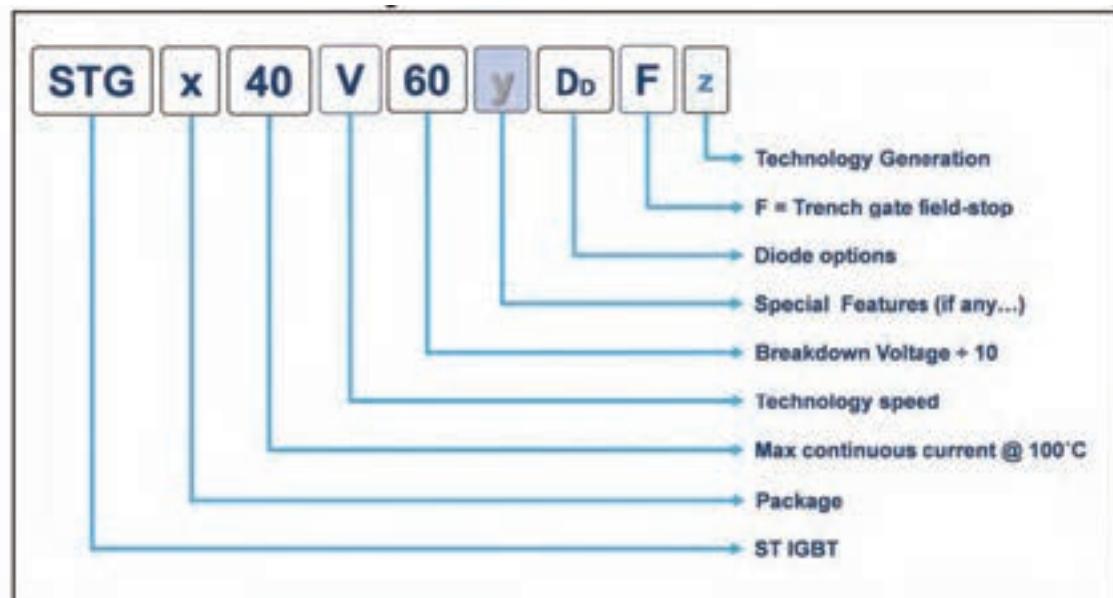


Fig 2- 4GBT nomenclature

STGFW40V60DF, STGW40V60DF, STGWT40V60DF

Trench gate field-stop IGBT, V series
600 V, 40 A very high speed

Datasheet - production data

Datasheet status


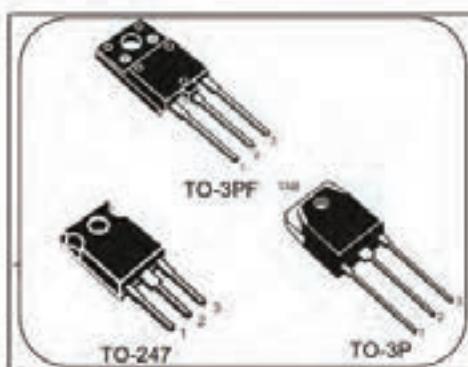


Figure 1. Internal schematic diagram

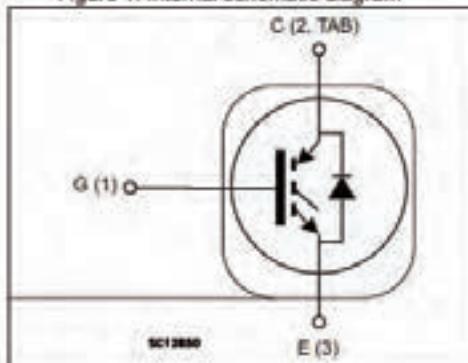

Features

- Maximum junction temperature: $T_J = 175^\circ\text{C}$
- Tail-less switching off
- $V_{CE(\text{sat})} = 1.8 \text{ V (typ.)} @ I_C = 40 \text{ A}$
- Tight parameters distribution
- Safe paralleling
- Low thermal resistance
- Very fast soft recovery antiparallel diode

Electrical features

Applications

- Photovoltaic inverters
- Uninterruptible power supply
- Welding
- Power factor correction
- Very high frequency converters

Typical application

Description

This device is an IGBT developed using an advanced proprietary trench gate field-stop structure. The device is part of the V series of IGBTs, which represent an optimum compromise between conduction and switching losses to maximize the efficiency of very high frequency converters. Furthermore, a positive $V_{CE(\text{sat})}$ temperature coefficient and very tight parameter distribution result in safer paralleling operation.

General product description

Figure 2-5 Cover page

فعالیت در ساعت غیر درسی



- با مراجعه به رسانه‌های مختلف، نمونه‌هایی از دیتاشیت قطعات MOSFET، حسگر دما، حسگر گاز را پیدا کنید و به هنرآموزان ارائه دهید.
- بخش‌هایی از دیتاشیت که توسط هنرآموز محترم انتخاب می‌شود را با استفاده از واژه‌نامه در ساعت غیر درسی به زبان فارسی روان ترجمه کنید.
- پس از اتمام کار، ترجمه نهایی اصلاح شده و روان سازی شده را برای ارزشیابی ارائه دهید.
- آزمون پایانی: ترجمه بخش‌هایی از متون مربوط به سامانه‌های کنترل روشناهی، حفاظتی، دیتاشیت قطعات یا متون مشابه دیگر با استفاده از واژه‌نامه.

ارزشیابی واحد یادگیری ۲: کسب شایستگی در استخراج و ترجمه قسمت‌هایی از برگه‌های اطلاعات قطعات الکترونیکی

شرح کار:

۱- قسمتی از برگه اطلاعات قطعات الکترونیکی، قسمتی از برگه اطلاعات یک کنترلر سامانه‌های خانگی (مانند روشنایی)، ترجمه قسمتی از برگه اطلاعات یک کنترلر سامانه‌های حفاظتی و ایمنی یا متن مشابه تخصصی دیگر با استفاده از واژه‌نامه

استاندارد عملکرد:

توانایی کسب اطلاعات مورد نیاز درباره قطعات و تجهیزات سامانه‌های الکترونیکی از رسانه‌های مختلف با توجه به نیاز

شاخص‌ها:

۱- استفاده دقیق از واژه‌نامه (۲۰ دقیقه) ۲- استخراج واژه‌های کلیدی و ترجمه آنها به فارسی (۱۵ دقیقه) ۳- ترجمه روان متن مربوط به قطعات الکترونیکی به فارسی (۲۰ دقیقه) ۴- ترجمه روان متن مربوط به یک کنترلر سامانه خانگی به فارسی (۲۰ دقیقه)
۵- ترجمه روان متن مربوط به سامانه حفاظتی یا ایمنی به فارسی (۲۰ دقیقه)

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات: اجرا در کلاس درس یا کارگاه یا سایت مجهز به کامپیوتر - لوازم التحریر - فرهنگ لغت - رایانه - برگه اطلاعات قطعات الکترونیکی - برگه اطلاعات کنترلر دستگاه‌های خانگی - برگه اطلاعات کنترلر سامانه‌های حفاظتی و ایمنی


معیار شایستگی:

ردیف	مراحل کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	استخراج صحیح واژه‌های کلیدی و ترجمه آنها به فارسی	۲	
۲	ترجمه روان متن مربوط به قطعات الکترونیکی به فارسی	۲	
۳	ترجمه روان متن مربوط به یک کنترلر سامانه خانگی به فارسی	۲	
۴	ترجمه روان متن مربوط به سامانه حفاظتی یا ایمنی به فارسی	۲	
۱- دقیق در اجرای کار ۲- دقیق و مسئولیت‌پذیری ۳- شایستگی تفکر و یادگیری مدام‌العمر ۴- اخلاق حرفه‌ای	شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:	۲	
میانگین نمرات			*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.

پودمان ۲

برنامه‌نویسی به زبان C

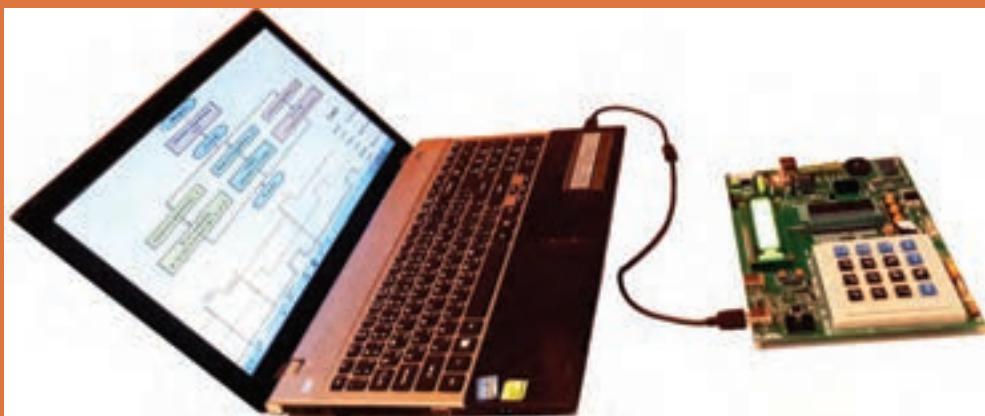

در کتاب مونتاژ و دمونتاژ SMD با میکرو کنترلر AVR و پروژه‌های ساده الکترونیکی آشنا شدید. همچنین مثال‌ها، تمرین‌ها و برنامه‌های آماده را که از طریق نرم‌افزار کد ویژن نوشته شده بود، در میکروکنترلر بارگذاری و آزمایش کردید. در این پودمان با چگونگی شکل‌گیری و نوشتن برنامه‌ها به زبان C آشنا می‌شوید تا بتوانید توانایی نوشتن برنامه‌های پیچیده‌تر را کسب کنید. در فرایند آموزش این پودمان، علائم الگوریتم، رسم فلوچارت و تبدیل آن به برنامه را فرا خواهید گرفت. یکی دیگر از اهداف آموزشی، آشنایی با قطعات و تجهیزات ورودی و خروجی است که به‌وسیله آن می‌توانید داده‌های دیجیتال و آنالوگ را به میکروکنترلر وارد کنید یا از آن دریافت نمایید. فرایند پردازش داده‌ها و اطلاعات توسط میکروکنترلر از مواردی است که هر متخصص الکترونیک باید با آن آشنایی داشته باشد که در ادامه آموزش به این موارد نیز می‌پردازیم.

واحد یادگیری ۳

کسب شایستگی در طراحی الگوریتم (فلوچارت) مدارپرتوژه ساده الکترونیکی

آیاتا به حال فکر کرده‌اید:

- با چه زبان‌ها و کامپایلرهایی می‌توان اقدام به برنامه‌نویسی میکروکنترلرها نمود؟
- اولین زبان برنامه‌نویسی اختراع شده چه بوده است؟
- فلوچارت یا روند نما چیست و چه کاربردی دارد؟
- در فلوچارت هر یک از علائم چه معنایی دارد و با چه نرم‌افزاری رسم می‌شود؟
- از توابع و عملگرها در زبان C چگونه استفاده می‌شود؟
- به کارگیری توابع و عملگرها چگونه باعث افزایش سرعت برنامه‌نویسی و تفهیم بهتر آن می‌شود؟
- اتصال و راه اندازی صفحه کلید به میکروکنترلر چگونه صورت می‌گیرد؟
- راه اندازی سنسورهایی مانند سنجش دما و شدت نور به کمک واحد ADC در میکروکنترلرها چگونه انجام می‌شود؟

از زمان پیدایش و توسعه زبان برنامه‌نویسی C تا به امروز، این زبان همواره در حال توسعه بوده و در سیستم‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری به کار می‌رود. با توجه به قدیمی بودن این زبان هیچ‌گاه دستور زبان به کار رفته در آن منسخه نشده است. امروزه زبان‌های بسیار زیادی ایجاد شده‌اند که شباهت به C دارند و به شکل گسترده‌ای توسعه یافته‌اند. نفوذ زبان C در صنعت به قدری است که توسعه‌دهندگان نرم‌افزارهای میکروکنترلر، در حد گسترده از آن استفاده می‌کنند. امروزه زبان‌های برنامه‌نویسی متنوعی برای میکروکنترلرهایی مانند PIC، AVR و سری ARM با استفاده از کامپایلرهای مبتنی بر زبان C مانند keil، PICC، Codeviosion و IAR طراحی شده‌اند که بخش عظیمی از صنایع دنیا را پوشش می‌دهند. در این واحد یادگیری ابتدا علائم و چگونگی ترسیم الگوریتم یا روند برای حل یک مسئله را مطرح می‌کنیم. سپس با مفاهیم ساختار کلی برنامه‌نویسی به زبان C آشنا خواهیم شد. همچنین به کارگیری برنامه C در برنامه‌نویسی میکروکنترلرهای AVR و توسعه ساخت‌افزار مبتنی بر آن را مورد بحث قرار خواهیم داد.

استاندارد عملگرد


ترسیم فلوچارت برنامه‌های مختلف و پیاده‌سازی آن روی میکروکنترلر

۱-۳- طراحی الگوریتم (رونده) برنامه

عناصر اصلی برای حل یک مسئله در کامپیوتر، ورودی‌ها و خروجی‌ها هستند. برای مثال، برای جمع دو عدد a و b ورودی‌ها a و b هستند. این برنامه یک خروجی دارد که حاصل جمع این دو عدد است. بنابراین نوشتن این برنامه بسیار ساده است، اما برای نوشتن برخی از برنامه‌ها به تفکر بیشتری نیاز داریم. در چنین مرحله‌ای لازم است ابتدا گام‌های برنامه مورد نظر را به دست آورید تا بتوانید برنامه مورد نظر را پیاده‌سازی کنید. غالباً اجرای این گام‌ها چندین ساعت طول می‌کشد. همچنین نیاز به محاسبات ریاضی فراوانی دارد. برای رسیدن به این هدف، ترسیم فلوچارت برای مسئله مورد نظر، امری کاربردی است.

به مجموعه‌ای از تصاویر و نمادها که الگوریتم (رونده) برنامه را به صورت تصویری و نموداری نشان می‌دهد فلوچارت یا روندنما می‌گویند. رسم فلوچارت تا حد زیادی درک مسئله را برای ذهن ما ساده‌تر و قابل فهم‌تر می‌کند.


علامت استاندارد برای طراحی فلوچارت: برای رسم یک فلوچارت لازم است ابتدا با نمادهای آن آشنا شویم. نمادهایی که در روند نما به کار می‌رود شامل بیضی، مستطیل، متوازی‌الاضلاع و لوزی است که هر یک مفهومی به شرح زیر دارند.

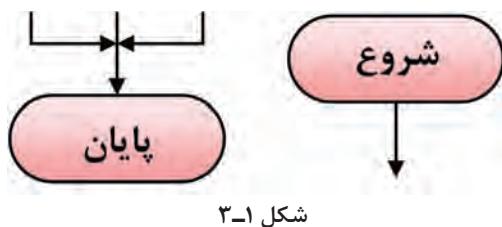


شکل ۳-۱

نماد شروع و پایان: برای شروع و پایان هر الگوریتم در فلوچارت از نماد بیضی مطابق شکل ۳-۱ استفاده می‌شود. معمولاً از نماد شروع یک پیکان خارج و به نماد پایان یک یا چند پیکان وارد می‌شود.

علامت پردازش یا اجرای عملیات: برای نمایش انجام یک عملیات مانند عملیات محاسباتی و پردازشی از علامت مستطیل مطابق شکل ۳-۲ استفاده می‌شود، مثلاً شکل ۳-۲ می‌گوید در A مقدار ۲، در B مقدار ۴ و حاصل ضرب محتوای A در محتوای B در C قرار می‌گیرد. به این نماد یک یا چند پیکان وارد شده و یک پیکان از آن خارج می‌شود.

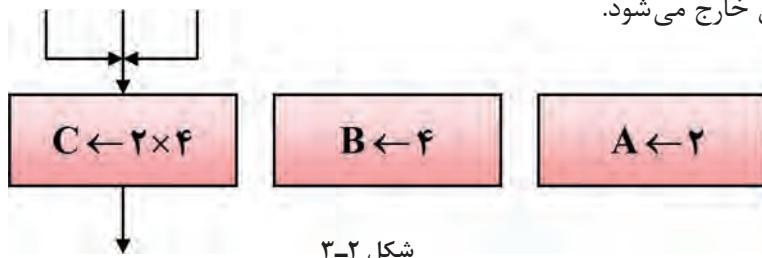


شکل ۳-۲

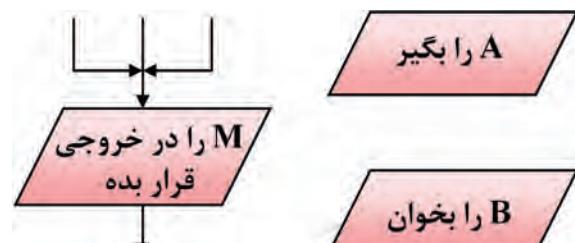


شکل ۳-۳

نماد ورودی و خروجی: از علامت متوازی‌الاضلاع برای نمایش عملیات مربوط به مقادیر ورودی و خروجی داده‌ها استفاده می‌شود. در شکل ۳-۳ این نماد و مثال‌هایی از آن را مشاهده می‌کنید.

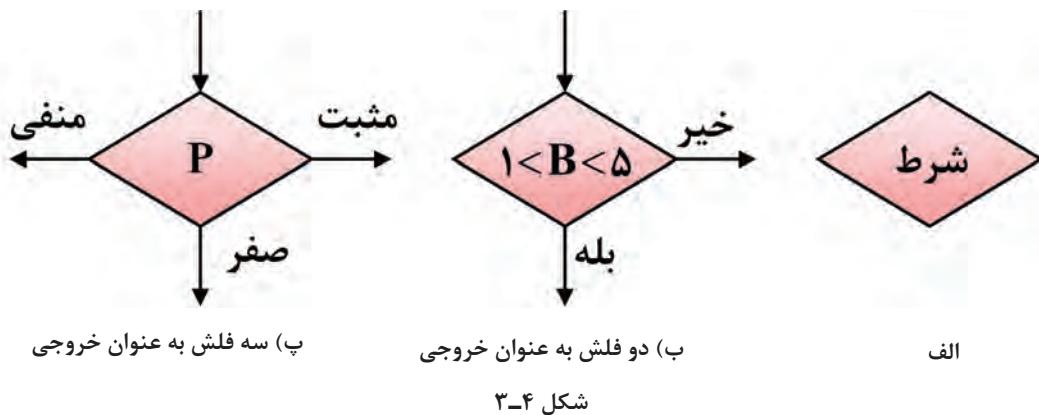■ علامت شرط یا **if**: شرط یا شرط‌ها را طبق شکل ۳-۴ داخل لوزی قرار می‌دهیم، در عبارات شرطی، انجام عملیات منوط به برقرار بودن شرط یا شروط مورد نظر است. طبق شکل ۳-۴ به این نماد یک پیکان وارد و متناسب با نیاز دو یا سه پیکان خارج می‌شود. مثلاً در شکل پ ۳-۴ اگر P مثبت، منفی یا صفر باشد در هر حالت عملیات مشخصی انجام می‌گیرد.



علامت چاپ: برای چاپ مقدار مورد نظر روی کاغذ یا صفحه نمایش، می‌توان از دو علامت شکل ۳-۵ استفاده کرد. مقدار مورد نظر برای چاپ، در داخل نماد نوشته می‌شود.

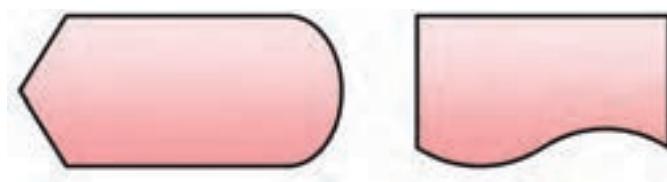

شکل ۳-۵

- تحقیق کنید چه کامپایلرهای دیگری برای AVR به زبان C و پاسکال (PASCAL) وجود دارد.
- با مراجعه به رسانه‌های مختلف انواع نرم‌افزارهای رسم فلوچارت را پیدا کنید و با پرسش از اهل فن، نرم‌افزار مناسب را انتخاب نمایید و در ساعت‌های غیر درسی با آن کار کنید.

فعالیت




الگوی پرسش:

- ۱- به مجموعه‌ای از تصاویر و نمادها که الگوریتم (رونده) یک برنامه را به صورت تصویری نشان می‌دهد
یا می‌گویند.
- ۲- از نماد برای شروع و پایان الگوریتم استفاده می‌شود.
- ۳- از نماد برای پردازش استفاده می‌شود.
- ۴- از نماد لوزی تعداد پیکان داخل و پیکان خارج می‌شود.


مثال ۱: فلوچارت برنامه‌ای را ترسیم کنید که عدد x را به عنوان ورودی دریافت، سپس اگر عدد x مثبت بود آن را در ۵ ضرب کرده و چاپ کند در غیراین صورت آن را در یک منفی ضرب کرده و سپس آن را چاپ نماید، شکل ۳-۶.

مثال ۲: فلوچارتی رسم کنید که دو عدد a و b را بگیرد و حاصل جمع آنها را چاپ کند. در شکل ۳-۷ الگوریتم و فلوچارت برنامه ترسیم شده است.

پاسخ مثال ۱

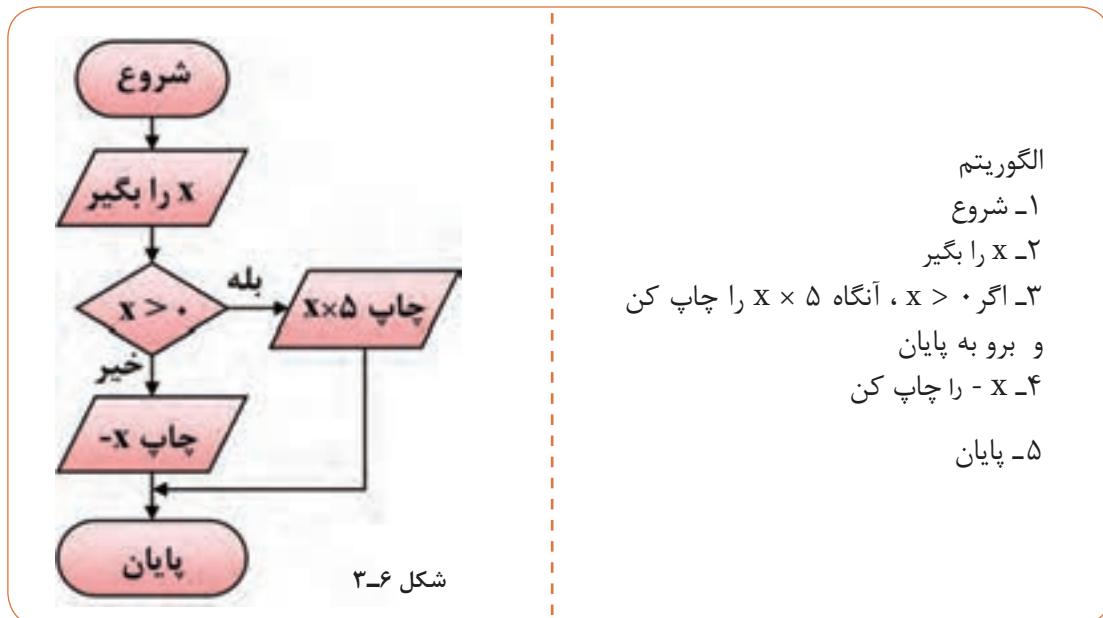

پاسخ مثال ۲

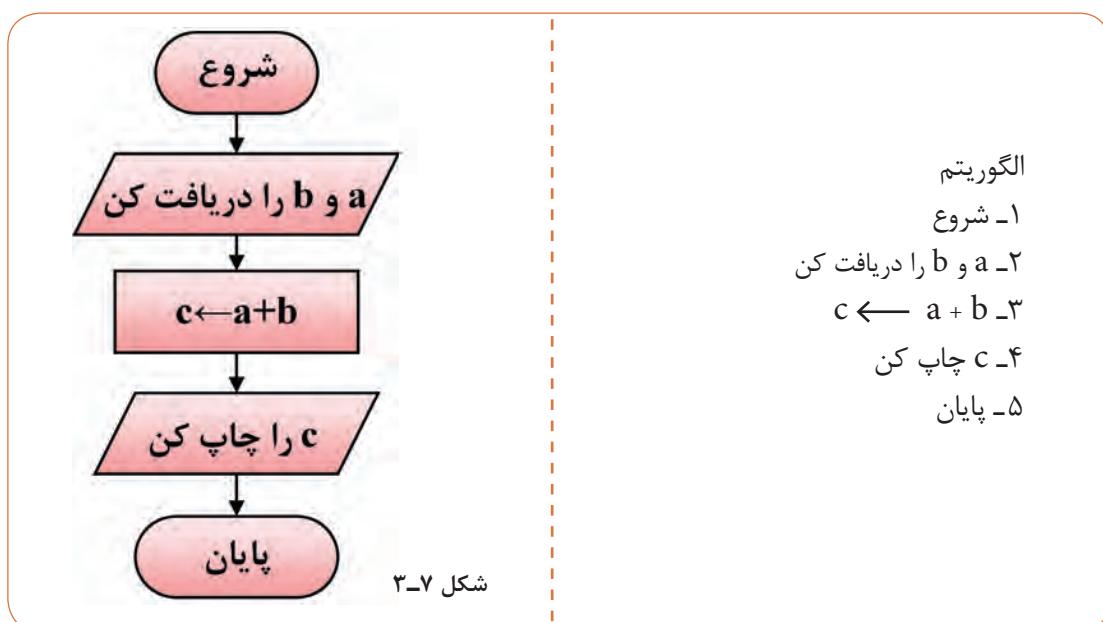

مثال ۳: فلوچارتی رسم کنید که عدد حقیقی a را دریافت و مقدار تابع چندضابطه‌ای داخل کادر را محاسبه کند و در نهایت نمایش دهد، شکل ۳-۸.

الگوریتم

۱- شروع

۲- a را دریافت کن


۳- اگر $0 < a$ سپس $f(a) \leftarrow a + 1$ را مساوی $f(a)$ بگیر و برو به ۶

۴- اگر $1 < a$ سپس $f(a) \leftarrow -(a^2)$ را مساوی $f(a)$ بگیر و برو به ۶

۵- $f(a) \leftarrow \frac{1}{a}$ را مساوی $f(a)$ بگیر

۶- چاپ $f(a)$

۷- پایان

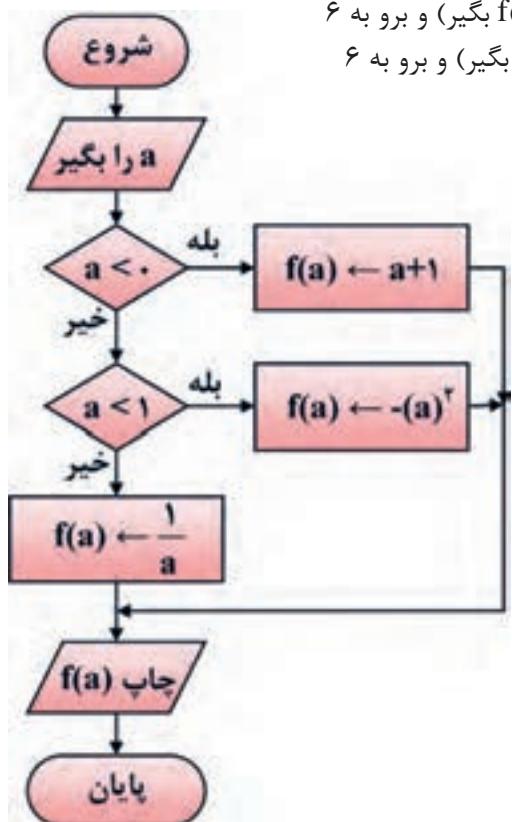

شکل ۳-۸- فلوچارت مثال ۳

$$f(a) = \begin{cases} a + 1 & a < 0 \\ -a^2 & 0 \leq a < 1 \\ \frac{1}{a} & 1 \leq a \end{cases}$$

فعالیت



■ برای روند (الگوریتم) زیر یک فلوچارت رسم کنید.

۱- شروع

۲- a و b را دریافت کن

۳- $d = a \cdot b$ را مساوی d بگیر

۴- d را چاپ کن

۵- پایان

■ برای رسم فلوچارت‌های ذکر شده از نرم‌افزاری که در مراحل قبل انتخاب کرده‌اید استفاده کنید.

سپس فلوچارت رسم شده با نرم‌افزار را با فلوچارت‌های داده شده مقایسه کنید، در صورتی که تعارضی دارد درباره آن بحث کنید.

پژوهش



با مراجعه به رسانه‌های مختلف، جست‌وجو کنید آیا نرم‌افزاری وجود دارد که با دادن الگوریتم، فلوچارت آن را مورد استفاده قرار دهد.

الگوی پرسش

- ۱- فلوچارت برنامه‌ای را رسم کنید که طول و عرض یک مستطیل را دریافت و مساحت و محیط آن را محاسبه و چاپ کند.
- ۲- روندnamای برنامه‌ای را رسم کنید که سه عدد را دریافت کرده و آنها را با هم مقایسه کند، سپس به ترتیب صعودی چاپ نماید.
- ۳- فلوچارت برنامه‌ای را رسم کنید که ضرایب یک معادله درجه دوم را دریافت کند و در صورت داشتن ریشه‌های حقیقی آنها را محاسبه و چاپ نماید. در غیر این صورت با پیغام مناسب مشخص نماید که معادله ریشه حقیقی ندارد.
- ۴- فلوچارت پرسش‌های ۱ تا ۳ را با نرم‌افزار مناسب رسم کنید.

۲-۳- یادآوری ساختار برنامه‌نویسی به زبان C

زبان برنامه‌نویسی C در سال ۱۹۷۳ در آزمایشگاه بل طراحی و ارائه شد. خالق این زبان برنامه‌نویسی دنیس ریچی نام دارد. وی در کنار کن تامپسون علاوه‌بر خلق زبان C سیستم عامل یونیکس را توسعه داد. لذا در زمرة افراد نامدار در زمینه محاسبات جدید و به عنوان یک فرد مشهور و نامی شناخته شده است. از ویژگی‌های زبان برنامه‌نویسی C، امکان دسترسی به سخت‌افزار و حافظه‌ها، امکان برنامه‌نویسی مستقل (ماژولار - Modular)، استفاده از برنامه‌های یک میکروکنترلر با کمی تغییر برای میکروکنترلرهای دیگر به خاطر استاندارد بودن این زبان نام بردا.

در کتاب کارگاهی مونتاژ و دمونتاژ پایه یازدهم با ساختار و چگونگی برنامه‌نویسی به زبان C و کامپایلر کد ویژن آشنا شدید. علت استفاده از کدویزن فراگیر بودن آن در بین کاربران AVR، قابل اجرا بودن آن با حداقل سخت‌افزار رایانه‌ای و ساده و سبک بودن نرم‌افزار است. در این بخش مباحثت تکمیلی و پیشرفته‌تری را درباره این موضوع آموزش می‌دهیم.

فعالیت



- با استفاده از رسانه‌های موجود، در مورد زبان‌های برنامه‌نویسی قبل از پدید آمدن زبان C گزارشی تهیه و به کلاس ارائه دهید.
- کامپایلر دیگری علاوه‌بر کد ویژن را بررسی و سعی کنید یک برنامه ساده را در آن محیط بنویسید و با میکروکنترلر اجرا کنید.

■ نرم‌افزار

پس از طراحی و ساخت سخت‌افزارهای میکروکنترلری، لازم است برنامه‌ای برای کنترل آن نوشته شود. تنها زبان قابل فهم برای پردازندگان، زبان ماشین است که از کدهای دو دویی یا باینری (۰۱۰۰۰۱۰۰) تشکیل می‌شود. نوشتن برنامه و رفع اشکال آن به زبان ماشین (low level) کاری دشوار و طاقت فرسا است؛ لذا برای حل این مشکل، از زبان‌های سطح بالا (high level) مانند بیسیک، پاسکال و C استفاده می‌کنیم.

زبان‌های سطح بالا زبان‌هایی هستند که از نظر ساختاری به زبان محاوره انسان شباهت بیشتری دارند. هرقدر زبان برنامه‌نویسی به زبان ماشین که همان صفر و یک است نزدیک‌تر شود، آن زبان را اصطلاحاً زبان سطح پایین می‌گویند.

فعالیت



در مورد زبان اسembly Assembly تحقیق کنید و نتیجه را در قالب یک گزارش ارائه دهید.

ساخтар زبان C: برای برنامه‌نویسی میکروکنترلرها به زبان C باید از ساختار کلی این زبان که در جدول ۳-۱ نشان داده شده است، پیروی کنیم:

جدول ۳-۱- ساختار و تعاریف مربوط به زبان C همراه با یک نمونه از برنامه


نمونه‌ای از برنامه زبان C	ساخтар تعاریف مربوط به زبان C
<pre>#include <mega8.h> #define key PINB.۳ unsigned char i=۰; void wait (void); void main (void) { DDRD=۰xff; while (۱) { if (key==۰) { i++; PORTD=i; wait(); } } } void wait (void) { int j; for(j=۰;j<۳۰۰۰۰;j++); }</pre>	<pre>#include (هدر فایل) ماکروها متغیرهای عمومی معرفی تابع void main (void) { برنامه اصلی } بدنه تابع { برنامه تابع } ادامه در ستون مقابل ⇒</pre>




جدول ۳-۱ را از طریق بارش فکری به بحث بگذارید و نتیجه را جمع‌بندی کنید و در قالب یک گزارش ارائه دهید.

□ هدر (سرویس) فایل (Header): برای تعریف ثابت‌ها، متغیرهای عمومی، دستورات پیش‌پرداز نده و همچنین تعریف اولیه توابع از هدر فایل‌ها استفاده می‌کنیم. در نمونه ارائه شده در جدول ۳-۱ عبارت `#include <mega8.h>` ویژگی‌ها و مشخصات سخت‌افزاری قطعه ATMEGA8 و آدرس حافظه‌ها و رجیسترهای آن را برای کامپایلر معرفی می‌کند.

ماکرو (Macro): ماکرو رشته‌ای است که می‌تواند شامل حرف، عدد، مقادیر ثابت، توابع و مانند آن باشد. برای تعریف ماکرو از پیش پردازنده `#define` استفاده می‌شود. همچنین در انجام تعاریف جدید به جای مقادیر استاندارد و از پیش تعیین شده در مترجم نیز به کار می‌رود. استفاده از ماکروها باعث می‌شود تا با نام‌گذاری‌های جدید به جای نام‌های استاندارد، برنامه‌نویسی ساده‌تر و قابل فهم‌تر شود و از مراجعه پی در پی به نقشه سخت‌افزار جلوگیری به عمل آید. پیش پردازنده `#define` به صورت شکل ۳-۹ نوشته می‌شود:

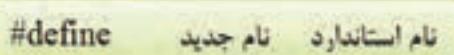

شکل ۳-۹- روش نوشتمن پیش پردازندۀ در ماکرو

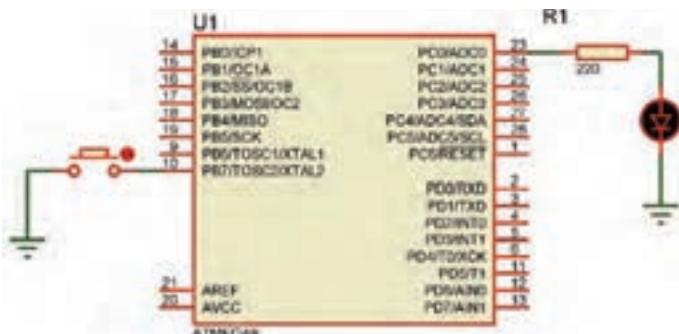

شكل ٣-١٠

جدول ۲-۳- برنامه مثال ۴

بدون استفاده از ماکرو	با استفاده از ماکرو
<pre>if (PINB.v==1) PORTC.=1;</pre>	<pre>#define key PINB.v #define led PORTC.+ if (key==1) led=1;</pre>

مثال ۴: در شکل ۳-۱۰ می خواهیم با اتصال کلید ۷. PINB. LED متعلق به PORTC.0 روشن شود، برنامه را یک بار بدون استفاده از ماکرو و سپس با استفاده از ماکرو می نویسیم.

متغیر Variable: در هر زبان برنامه نویسی لازم است محل هایی از حافظه را برای نگهداری اعداد، کاراکترها و رشته ها در نظر بگیریم تا بتوانیم در هنگام اجرای برنامه آنها را بخوانیم یا روی آن بنویسیم. در نمونه ارائه شده در جدول ۳-۱ این متغیر با عبارت `unsigned char i=0` نوشته شده که متغیر آن `i` و مقدار اولیه صفر اعلام شده است.

□ **تابع (Function):** در برنامه‌های طولانی و پیچیده که شامل چندین بخش منطقی و مستقل از هم هستند، بهتر است برای هر قسمت منطقی، برنامه جداگانه‌ای نوشته شود. برنامه‌هایی که برای هر یک از

بخش‌ها نوشته می‌شود را تابع می‌نامند. با استفاده از تابع، از نوشتن تکراری دستورها تا حد زیادی جلوگیری به عمل می‌آید. معمولاً تابع در ابتدای برنامه معرفی و بعد از تابع main تعریف می‌شوند. در نمونه ارائه شده در جدول ۳-۱ یک تابع با نام wait معرفی و در انتهای برنامه تعریف شده است. این تابع با هر بار اجرا یک تأخیر ایجاد می‌کند.

نوع متغیر	؛ مقدار - نام متغیر
نوع متغیر	؛ نام متغیر

شکل ۳-۱۱- ساختار چگونگی اعلان یک متغیر در برنامه C

جدول ۳-۲

unsigned char	a=۵ ;
int	b,c,d=۲۰۰۰ ;
float	pi=۳.۱۴ ;
char	t='R' ;
char	s[]="REZA" ;

□ **تابع main:** ساختار زبان C بر پایه توابع بنا شده است. برای ترجمه و اجرای برنامه لازم است حتماً یکی از توابع را به نام main معرفی کنیم تا به عنوان تابع اصلی شناخته شود. اجرای برنامه با دستورهای نوشته شده در تابع main آغاز می‌شود.

■ **روش‌های بیان و نوشتن متغیر Variable:** همان‌طور که گفته شد، در برنامه‌نویسی لازم است محل‌هایی از حافظه را برای نگهداری اعداد کاراکتر و رشته‌ها در نظر بگیریم. در زبان C برای اعلان یک متغیر از ساختار شکل ۳-۱۱ استفاده می‌کنیم. مثال ۵: نمونه‌هایی از معرفی و اعلان متغیر در برنامه را در جدول ۳-۳ آورده‌ایم.

نکته

مقدار دهی اولیه اختیاری است.



- با توجه به یافته‌های خود این مثال را بررسی کنید و با انطباق با جدول ۳-۱ فرایند آن را تعریف نمایید.
- انواع متغیرها و رنج اعداد قبل نمایش به‌وسیله آنها در Help برنامه و در بخش Data Types طبق شکل ۳-۱۲ در دسترس است.

The screenshot shows the CodeWarrior C Compiler Reference window with the 'Data Types' section selected. The table lists various data types with their sizes and ranges:

Type	Size (Bits)	Range
int	1	-1 to 1
short_Boot	8	0 to 1
char	8	-128 to 127
unsigned char	8	0 to 255
signed char	8	-128 to 127
int	16	-32768 to 32767
short int	16	-32768 to 32767
signed int	16	0 to 65535
unsigned int	16	0 to 65535
long int	32	-2147483648 to 2147483647
signed long int	32	0 to 4294967295
unsigned long int	32	0 to 4294967295
float	32	-3.17e-38 to +3.40e+38
double	32	-1.77e-308 to +1.79e+308

A note at the bottom states: "The int datatype is not allowed as the type of an array element or structure/union member if the Project[Config]C Compiler Code Generation[...] is unsigned option is checked or #pragma intc is used; then char has by default the range 0..255."

شکل ۳-۱۲- جدول متغیرهای C در کدویزن

■ بازه اعداد قابل ذخیره در متغیرهای بدون علامت و علامت‌دار از روابط داده شده در جدول ۳-۴ محاسبه می‌شود.

جدول ۳-۴

بدون علامت	علامت‌دار
$0 \leq N \leq 2^n - 1$	$-2^{n-1} \leq N \leq 2^{n-1} - 1$
در روابط بالا n تعداد بیت و N رنج عدد قابل نمایش می‌باشد	

مثال برای دو متغیر unsigned char و signed char که هشت بیتی هستند، بازه اعداد قابل ذخیره را در جدول ۳-۵ ملاحظه می‌کنید:

جدول ۳-۵

unsigned char	signed char
<ul style="list-style-type: none"> $0 \leq N \leq 2^8 - 1$ $0 \leq N \leq 255$ 	<ul style="list-style-type: none"> $-2^{8-1} \leq N \leq 2^{8-1} - 1$ $-128 \leq N \leq 127$

با اعضاء گروه خود محاسبات مربوط به بازه اعداد قابل نمایش را برای یک متغیر ۱۶ بیتی انجام دهید.

فعالیت



۳-۳-نوشتن اعداد در مبناهای مختلف در زبان C

در کد ویژن می‌توانید اعداد را در مبناهای ۲، ۸، ۱۰ و ۱۶ بنویسید. در جدول ۳-۶، اعداد ۰ تا ۱۵ در مبناهای ۲، ۸، ۱۰ و ۱۶ جهت یادآوری نوشته شده است.

جدول ۳-۶- تبدیل مبنا

مبنای ۱۰	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵
مبنای ۲۱	۰۰۱۰	۰۰۱۱	۰۱۰۰	۰۱۰۱	۰۱۱۰	۰۱۱۱	۱۰۰۰	۱۰۰۱	۱۰۱۰	۱۰۱۱	۱۱۰۰	۱۱۰۱	۱۱۱۰	۱۱۱۱
مبنای ۱۶	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	A	B	C	D	E	F
مبنای ۸	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷

جدول ۳-۷

$(12)_{10} = (1100)_2 = (14)_{16} = (C)_{16}$	مبنای ۱۰
PORTD=12;	مبنای ۲
PORTD=0b1100;	مبنای ۸
PORTD=0x14;	مبنای ۱۶
PORTD=0xC;	

مثال ۶: می‌خواهیم عدد ۱۲ را در مبناهای مختلف به PORTD ارسال کنیم. برنامه مربوط به مثال ۶ به صورت جدول ۳-۷ نوشته می‌شود. همان‌طور که

جدول ۳-۸

```
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
unsigned char i=0;
void main(void)
{
    DDRB=0xFF;
    while(1)
    {
        PORTB=i;
        delay_ms(500);
        i++;
    }
}
```

در جدول ۳-۶ دیده می شود برای نوشتن اعداد در مبنای ۲ از پیشوند b، برای مبنای ۸ از پیشوند O و برای مبنای ۱۶ از پیشوند X استفاده می شود. مبنای ۱۰ نیازی به پیشوند ندارد. توجه داشته باشید هر سه پیشوند با صفر شروع می شود.
مثال ۷: طبق شکل ۳-۹ هشت عدد LED را به PORTB متصل کنید و یک شمارنده بالا شمار بر روی آن ایجاد نمایید. در جدول ۳-۸ برنامه مربوط به مثال ۷ را ملاحظه می کنید.

نکته



در نوشتن برنامه به زبان C باید دستورها با حروف کوچک و نام رجیسترها با حروف بزرگ نوشته شود.

فعالیت




برنامه مثال ۷ را در گروه خود بررسی کنید و فرایند اجرای آن را طبق الگوی برنامه داده شده به بحث بگذارید. نتیجه را در قالب یک گزارش ارائه دهید.

فعالیت




با توجه به مدار شکل ۳-۱۳ برنامه‌ای بنویسید که روی PORTB یک شمارنده پایین شمار ایجاد کند.

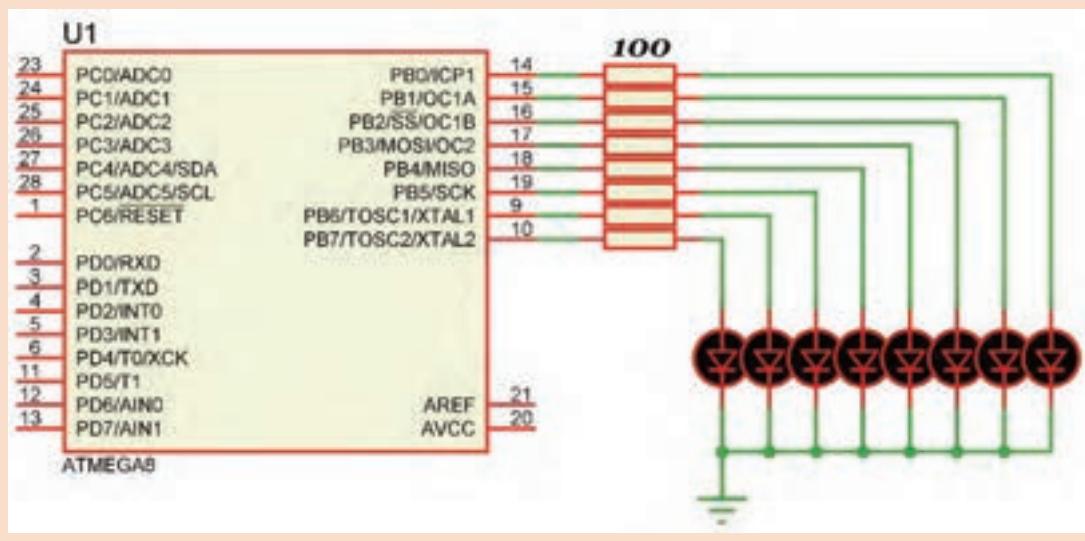

شکل ۳-۱۳

۳-۴-عملگرها (Operators)

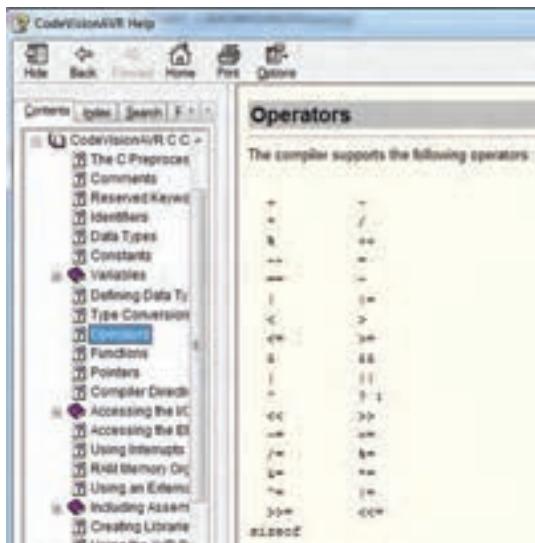

شکل ۳-۱۴-عملگرها در کدویژن

جدول ۳-۹-اولویت عملگرهای ریاضی
در زبان C همراه با مثال

نوع عملگر	مثال	نشانه	نام عملگر	الویت
یکتایی	-۷	-	قرینه	۱
دوتایی	۷*۱۲ ۱۷/۴ ۱۳٪۵	* / %	ضرب تقسیم باقیمانده تقسیم	۲
دوتایی	۶۷+۹ ۵۶-۷۸	+ -	جمع تفريق	۳

جدول ۳-۱۰-عملگرهای افزایش و کاهش
همراه با مثال

مقدار اولیه	عملگر	نتیجه
a=۵	a++	a=۶
a=۵	a--	a=۴

تعريف عبارت

در ریاضیات، به مجموعه‌ای مرکب از اعداد، متغیرها و عملگرها، عبارت گفته می‌شود. برای مثال هر یک از جملات زیر یک عبارت ریاضی است.

$$-x \quad 3/14 \times R \times R \quad 7 \times 2 + 4 \quad 3 + 6$$

در جمله $6+3$ علامت $+$ را عملگر و دو عدد 3 و 6 را عملوند می‌گویند. از آنجایی که عملگر جمع، بر روی دو عملوند عمل می‌کند به آن عملگر دوتایی گفته می‌شود.

در جمله x -عملگر قرینه‌ساز فقط یک عملگر دارد و به آن عملگر یکتایی گفته می‌شود.

عملگرهایی که می‌توانید در زبان C و در برنامه کدویژن استفاده کنید، طبق شکل ۳-۱۴ در Help برنامه و در بخش Operators آورده شده است.

در جدول ۳-۹ فهرست عملگرهای ریاضی را به ترتیب اولویت مشاهده می‌کنید:

عملگرهای جمع $(+)$ ، تفریق $(-)$ و ضرب $(*)$: این عملگرها در واقع همان محاسبات ریاضی هستند که تاکنون آموخته‌اید.

عملگرهای تقسیم معمولی $(/)$ ، باقیمانده $(\%)$ و اعشار $(.)$: عملکرد این عملگرها به صورت زیر تعریف می‌شود.

$$\begin{array}{r} 13/5=2 \\ 13 \% 5=3 \\ \hline 10 \end{array}$$

در عملگر تقسیم معمولی اگر هر دو عملوند از نوع عدد صحیح باشند، نتیجه نیز عددی صحیح خواهد بود. اگر یکی یا هر دو عملوند از نوع عدد اعشاری باشند، نتیجه عدد اعشاری خواهد شد.

$$7/2=3, \quad 7/2.0=3.5, \quad 7.0/2=3.5$$

عملگرهای افزایش به مقدار یک واحد $(++)$ و کاهش به مقدار یک واحد $(--)$: در جدول ۳-۱۰ عملکرد این عملگرها با مثال نشان داده شده است.

عملگرهای انتساب ($=$)، شرط مساوی ($==$) و شرط نامساوی ($!=$): نماد $=$ مقداری را به یک متغیر نسبت می‌دهد و نماد $==$ بررسی می‌کند که آیا دو مقدار با هم مساوی هستند یا خیر. همچنین نماد $!=$ بررسی می‌کند که آیا دو مقدار با هم نامساوی هستند یا خیر.

□ در دستور $K=5$; $K=5$ در متغیر K قرار می‌گیرد.

□ در دستور $K==5$ مقدار K با عدد ۵ مقایسه می‌شود. اگر برابر باشد، نتیجه دستور مقدار یک یا TRUE است. در صورتی که مقدار K با عدد ۵ برابر نباشد، نتیجه دستور مقدار صفر یا FALSE خواهد بود.

□ در دستور $K!=5$; $K!=5$ در دستور مقدار یک یا TRUE و در صورتی که برابر باشد مقدار برابر با صفر یا FALSE است.

جدول ۳-۱۱- عملگرهای بیتی و منطقی

عملگر	بیتی	منطقی
NOT	\sim	!
AND	&	$\&\&$
OR		$\ $
XOR	\wedge	ندارد

عملگرهای بیتی و منطقی: نماد این عملگرهای به صورت $!$, \sim , $\&$, $\&\&$, \wedge , $\|$ و $\wedge\wedge$ است. در جدول ۳-۱۱ عملگرهای بیتی و منطقی و نماد آنها را ملاحظه می‌کنید.

در عملگرهای بیتی ابتدا عملوندها به صورت باینری نوشته و سپس بیت به بیت عمل مورد نظر بر روی بیت‌ها انجام می‌شود.

مثال ۸: اگر $a=0x56$ و $b=0x9C$ باشد، مقادیر زیر را به دست آورید.

$PORTD=a \& b;$ $PORTD=a | b;$ $PORTD=a \wedge b;$ $PORTD=\sim a;$

در جدول ۳-۱۲ عملگرهای نوع عملیات و نتیجه حاصل شده را ملاحظه می‌کنید.

در عملگرهای منطقی ابتدا رستی یاندرستی هر عبارت مشخص و سپس عمل مورد نظر بر روی آنها اجام می‌شود.

جدول ۳-۱۲- پاسخ مثال ۷ عملگرهای بیتی

عملگر	عملیات	نتیجه
AND	$\begin{array}{r} a=0x56 \\ b=0x9C \\ \hline a \& b \end{array}$ $\begin{array}{r} .1010110 \\ 10011100 \\ \hline .0011000 \end{array}$	$PORTD = 00010100 = 0x14$
OR	$\begin{array}{r} a=0x56 \\ b=0x9C \\ \hline a b \end{array}$ $\begin{array}{r} .1010110 \\ 10011100 \\ \hline 11011110 \end{array}$	$PORTD = 11011110 = 0xDE$
XOR	$\begin{array}{r} a=0x56 \\ b=0x9C \\ \hline a \wedge b \end{array}$ $\begin{array}{r} .1010110 \\ 10011100 \\ \hline 11001010 \end{array}$	$PORTD = 00011010 = 0xCA$
NOT	$\begin{array}{r} a=0x56 \\ \sim a \end{array}$ $\begin{array}{r} .1010110 \\ 10101001 \end{array}$	$PORTD = 10101001 = 0xA9$

فعالیت



در گروه کاری خود، جدول ۳-۱۲ را به بحث بگذارید و نتیجه آن را جمع‌بندی کرده و در قالب گزارش ارائه دهید.

مثال ۹: در جدول ۳-۱۳ که قطعه‌ای از یک برنامه است، اگر $a=5$ و $b=8$ باشد، بر روی پورت D چه عددی نمایش داده خواهد شد؟

در این مثال نتیجه عبارت $a>>6$ نادرست (true) و نتیجه عبارت $b<<10$ درست (false) می‌باشد. پس نتیجه عملگر منطقی AND نادرست خواهد بود و به دلیل برقرار نبودن شرط، دستور مربوط به else اجرا و روی PORTD عدد ۵۵ نمایش داده می‌شود.



شكل ۳-۱۵ شیفت به چپ و راست

جدول ۳-۱۳- کد مثال ۹

```
if ((a>6) && (b<10))
PORTD = 99;
else
PORTD = 55;
```

شیفت به چپ و راست: در شکل ۳-۱۵ علامت شیفت یا جایه‌جایی به چپ و راست را مشاهده می‌کنید.
□ با اجرای عملگرهای شیفت، از یک سمت «صفر» وارد و از سمت دیگر «یک بیت» خارج می‌شود. نماد شیفت به چپ با دو علامت کوچکتر «<<» و نماد شیفت به راست با دو علامت بزرگتر «>>» نشان داده می‌شود. در عبارت $a>>3$ یعنی عدد موجود در متغیر a سه بار به سمت راست انتقال یابد.

مثال ۱۰: اگر $a=0xCF$ و $b=0xFF$ باشد، حاصل عبارت $((a>>2) \& (b<<2))$ PORTD = ۱۰ را به دست آورید.
در جدول ۳-۱۳ پاسخ مربوط به مثال ۱۰ را مشاهده می‌کنید.
 $a=11001111$ $b=11111110$

درباره جدول ۳-۱۴ و چگونگی کار عملگرها در آن بحث کنید و نتیجه را در یک پاراگراف بنویسید.

فعالیت



جدول ۳-۱۴- پاسخ مثال ۹ عملگرهای شیفت و AND

جدول ۳-۱۵- کد مثال ۱۱

```
if (a<b)
PORTD = 99;
else
PORTD = 55;
```

عملگر	نتیجه
$a>>3$11001
$b<<2$	11111000
&11000

عملگرهای شرط بزرگ‌تر ($>$) و شرط کوچک‌تر ($<$):

مثال ۱۱: در قطعه برنامه‌ای که در جدول ۳-۱۵ نشان داده شده است، اگر $a=5$ و $b=8$ باشد، پورت D چه عددی را نمایش می‌دهد؟
در این مثال به دلیل برقرار بودن شرط، دستور $PORTD = 99$ اجرا می‌شود.



جدول ۳-۱۵ را از طریق بارش فکری به بحث بگذارید و نتیجه را با پاسخ داده شده مقایسه کنید.

جدول ۳-۱۶- عملگرهای تخصیص مركب

شکل اصلی	شکل خلاصه شده
$a = a + 5$	$a+ = 5$
$b = b * 7$	$b* = 7$
$c = c \& 8$	$c\& = 8$
$d = d << 4$	$d << = 4$

عملگر شرطی «?:»: این عملگر مانند دستور if else

عمل می‌کند و به صورت زیر نوشته می‌شود:

(دستور دوم) : (دستور اول) ؟ (عبارت شرطی)

□ اگر شرط موجود در عبارت شرطی برقرار باشد دستور

اول و در غیر این صورت، دستور دوم اجرا می‌شود.

$(a > b) ? (PORTD = ۹۹) : (PORTD = ۵۵)$

عملگرهای تخصیص مركب

توسط این روش می‌توان عبارات محاسبه‌ای را مانند

جدول ۳-۱۶ به صورت خلاصه نوشت.

با مراجعه به رسانه‌های مختلف، درباره عملگرهای تخصیص مركب تحقیق کنید و نتیجه را در قالب گزارش ارائه دهید.

پژوهش



جدول ۳-۱۷ مثال‌های مربوط به عملگر sizeof و نتیجه آنها

متغیر	عملیات	نتیجه
char a;	$x = \text{sizeof}(a)$	$x = ۱$
int b;	$x = \text{sizeof}(b)$	$x = ۲$
float c;	$x = \text{sizeof}(c)$	$x = ۴$

جدول ۳-۱۸

PORTB	PORTC	PORTD
۱۰۱۱۰۱۱۰	۳	۵

جدول ۳-۱۹

PORTB		PORTC	PORTD
S1	S2	S1	S2
۱۰۰۱	۰۱۱۱	۹	۷

عملگر sizeof

خروجی عملگر sizeof، مقدار حافظه‌ای است که یک

متغیر، بر حسب بایت اشغال می‌کند. در جدول ۳-۱۷

مثال‌هایی آورده شده است.

الگوی پرسش

۱- برنامه‌ای بنویسید که عددی را از PORTB

دریافت کند، اگر عدد دریافت شده، فرد بود روی

PORTD عدد ۱ و اگر زوج بود عدد ۲ را روی

PORTD نمایش دهد.

۲- برنامه‌ای بنویسید که یک عدد باینری را مشابه

جدول ۳-۱۸ از PORTB دریافت کند، و تعداد

صفرهای آن را روی PORTC و تعداد یک‌های آن

را روی PORTD نمایش دهد.

۳- برنامه‌ای بنویسید که مشابه جدول ۳-۱۹ یک عدد

باینری را از PORTB دریافت کند، در صورتی که

خروجی دو سنسور به این پورت متصل شده باشند،


عدد ارسالی هر سنسور را جدا کرده و به پورت‌های

C و D ارسال نماید و آن را نمایش دهد.

مثال ۱۲: با توجه به شکل ۳-۱۶ که هشت عدد LED به PORTB متصل است برنامه‌ای بنویسید که LED‌ها به صورت چشمکزن عمل کنند.

جدول ۳-۲۰

```
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
void main(void)
{
    DDRB=0xff;
    while(1)
    {
        PORTB=0b00001111;
        delay_ms(500);
        PORTB=0b11110000;
        delay_ms(500);
    }
}
```

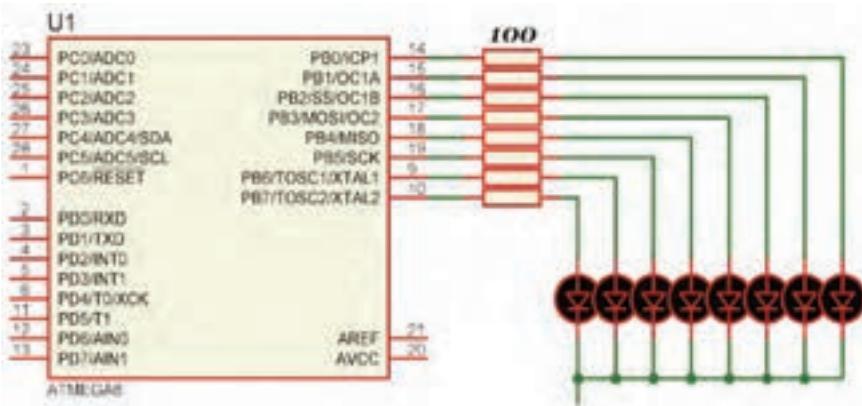

شکل ۳-۱۶ مدار مثال ۱۲

در ساعت غیر درسی، برنامه را در نرمافزار بارگذاری کنید و مدار را راهاندازی نمایید. در صورت امکان، مدار را به صورت سختافزاری نیز اجرا کنید. نتیجه را در قالب یک گزارش ارائه دهید.

فعالیت



مثال ۱۳: برای شکل ۳-۱۶ برنامه‌ای بنویسید که یک شمارنده حلقی روی آن ایجاد شود.

جدول ۳-۲۱

<pre>#include <mega8.h> #include <delay.h> void main(void) { DDRB=0xff; while(1) { PORTB=0b00000001; delay_ms(500); PORTB=0b00000010; delay_ms(500); PORTB=0b00000100; delay_ms(500); PORTB=0b00001000; delay_ms(500); PORTB=0b00010000; delay_ms(500); PORTB=0b00100000; delay_ms(500); PORTB=0b01000000; delay_ms(500); PORTB=0b10000000; delay_ms(500); } }</pre>	<pre>delay_ms(500); PORTB=0b00000001; delay_ms(500); PORTB=0b00000010; delay_ms(500); PORTB=0b00000100; delay_ms(500); PORTB=0b00001000; delay_ms(500); PORTB=0b00010000; delay_ms(500); PORTB=0b00100000; delay_ms(500); PORTB=0b01000000; delay_ms(500); PORTB=0b10000000; delay_ms(500);</pre>
--	---

در مثال ۱۳ چون برنامه با دستورهای ساده نوشته شد تعداد خطوط برنامه نیز بسیار زیاد شده است.
مثال ۱۴: برنامه مثال ۱۳ را به کمک حلقه و دستور انتقال به چپ <> بنویسید. این کار باعث کاهش تعداد خطوط برنامه می‌شود. برنامه نوشته شده را با برنامه داده شده در جدول ۳-۲۲ مقایسه کنید.

۳-۲۲ جدول

#include <mega8.h> #include <delay.h> unsigned char i; void main(void) { DDRB=0xff; ⇒ ادامه در ستون مقابل	while(1) { for (i=0 ; i<8 ; i++) { PORTB=1<<i; delay_ms(500); } }
---	--

در این برنامه متغیر *i* با هر بار اجرای حلقه for یک واحد افزایش می‌یابد. در این حالت، در دستور $PORTB=1<<i;$ عدد یک به اندازه عدد متغیر *i* به سمت چپ انتقال می‌یابد.

نکته



برای شکل ۳-۱۲ برنامه‌ای بنویسید که یک شمارنده جانسون بر روی آن ایجاد شود. این فعالیت را یک بار با دستورهای ساده و بار دیگر با استفاده از حلقه و دستور انتقال انجام دهید.

فعالیت



راهنمایی: از عملگر \wedge (XOR) استفاده کنید.

- در شمارنده جانسون LED‌ها یکی پس از دیگری روشن می‌شوند و روشن باقی می‌مانند تا همه آنها روشن شوند. سپس به همان ترتیب که روشن شده بودند خاموش خواهند شد.


۳-۵ دستور شرطی if

- اگر قرار باشد دستور یا دستورهایی بنا به شرایط خاص انجام شود، از دستورهای شرطی استفاده می‌کنیم.
- یکی از دستورهای شرطی پرکاربرد دستور if است که در شکل الف - ۳-۱۷ مشاهده می‌کنید.
- توجه داشته باشید که نتیجه عبارت شرطی همواره یکی از دو حالت (true) یا (false) خواهد بود.
- فلوچارت دستور if را در شکل ب - ۳-۱۷ مشاهده می‌کنید.

نکته



اگر تعداد دستورهای بعد از if بیش از یک دستور باشد، طبق شکل پ - ۳-۱۷ باید بین دو آکولاد {} قرار گیرد.

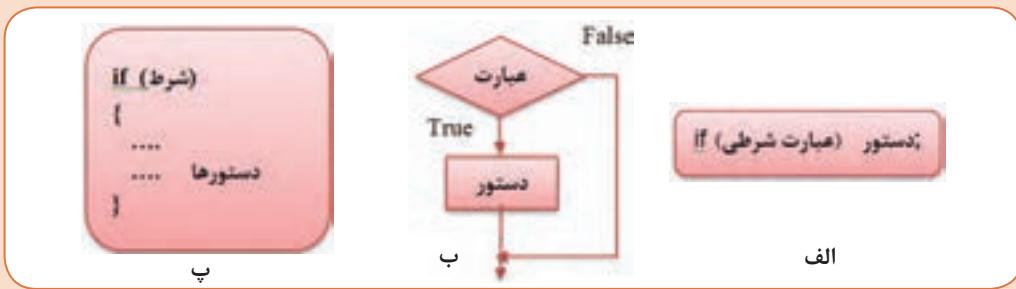

شکل ۳-۱۷

جدول ۳-۲۳

```
#include < mega8.h >
#include < delay.h >
signed char i=0;
void main (void)
{
    DDRB = 0xff;
    while (1)
        ادامه در ستون مقابل
    {
        PORTB = i;
        delay_ms (500);
        i++;
        if (i==10) i=0;
    }
}
```

مثال ۱۵: برای شکل ۳-۱۶ برنامه‌ای بنویسید که یک شمارنده باینری بالاشاره صفر تا ۹ ساخته شود.

در جدول ۳-۲۳ برنامه داده شده است. این برنامه را بررسی کنید و درباره آن بحث کنید.

فعالیت



فعالیت




در ساعت غیر درسی، برنامه را در نرمافزار بارگذاری کنید و مدار را راهاندازی نمایید. در صورت امکان، مدار را به صورت سخت‌افزاری نیز اجرا کنید. نتیجه را در قالب یک گزارش ارائه دهید.

برنامه مثال ۱۵ را طوری بنویسید که یک شمارنده باینری پایین شمار ۹ تا صفر داشته باشیم.

۳-۶-دستور if-else

اگر لازم باشد که در صورت برقرار بودن یک شرط، دستور یا دستورهایی اجرا شود، و در صورت برقرار نبودن آن شرط، دستورهای دیگری اجرا شود، از دستور if-else استفاده می‌کنیم. ساختار این دستور در شکل ۳-۱۸ نشان داده شده است.


مثال ۱۶: هشت عدد LED به PORTD مانند شکل ۳-۱۹ متعلق است برنامه‌ای بنویسید که اگر کلید باز بود تمام LED‌های روی PORTD روشن و اگر کلید بسته بود همه LED‌ها خاموش شوند.

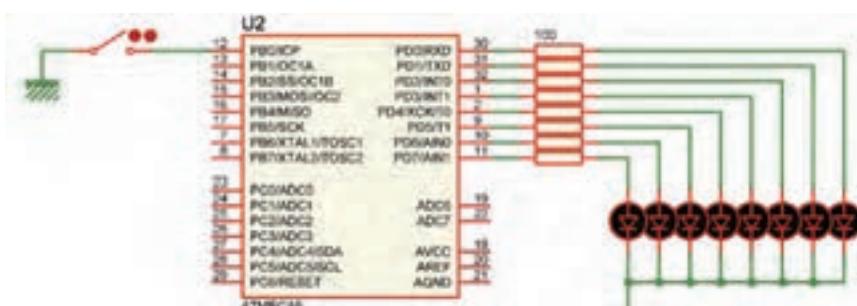

شکل ۳-۱۹-مدار کلید و LED



شکل ۳-۱۸-دستور if-else

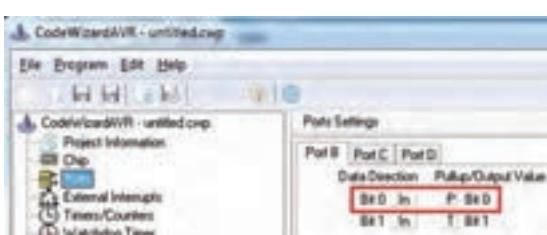

شکل ۳-۲۰-تنظیم

توجه داشته باشید هنگام تنظیم wizard باید مانند شکل ۳-۲۰ بیت صفر مربوط به PORTB. PB0 را در حالت ورودی قرار دهیم و PB1 را در حالت خروجی قرار دهیم. در داخلی آن را فعال کنیم. در جدول ۳-۲۴ برنامه داده شده است. این برنامه را بررسی و درباره آن بحث کنید.

جدول ۳-۲۴

#include <mega8.h> #include <delay.h> void main (void) { while(1) { if (PINB.0 == 1) { ادامه در ستون مقابل ⇒	PORTD = b11111111; } else { PORTD = b.....; } }
--	---

برای سخت افزار شکل ۳-۱۹ برنامه ای بنویسید که اگر کلید باز بود روی PORTD یک شمارنده بالا شمار و اگر کلید بسته بود شمارنده پایین شمار داشته باشیم.



۳-۷-حلقه (Loop)

در برنامه نویسی حالت هایی پیش می آید که لازم است دستور یا دستورهایی چندین بار به صورت حلقه و تکراری اجرا شود. در این شرایط باید آنها را درون یک حلقه قرار دهیم تا به تعداد دفعات مورد نیاز تکرار شوند. در هر حلقه، یک شمارنده (Counter) وجود دارد که آن را با عدد حلقه پر می کنیم و با هر بار اجرا یک واحد از آن کم می کنیم. وقتی محتوای شمارنده صفر شود، از حلقه خارج می شویم.

■ دستور while : یکی از روش های ایجاد حلقه استفاده از دستور while است که در شکل الف - ۳-۲۱ آن را ملاحظه می کنید.

بحث کنید



به نکات ذکر شده در شکل های ب - ۳-۲۱ و پ - ۳-۲۱ توجه کنید و آنها را مورد بحث قرار دهید. سپس نتیجه را جمع بندی کنید.

نکته: اگر می خواهد برنامه روی خطی متوقف شود دستور زیر را بنویسید.
while (1);
به نقطه و پرگول ; انتها دستور دقت کنید.

نکته: برای ایجاد یک حلقه بی تهابت می توان به شکل زیر عمل کرد.
**while (1)
{
.....
.....
}**

(شرط اجرای حلقه)
**while
{
....
....
} دستورها
}**

ب

ب

الف

شكل ۳-۲۱

جدول ۳-۲۵

<pre>#include <mega8.h> #include <delay.h> signed char i; void main (void) { DDRB=0xff; i=5; while(i >0) // تا زمانی که i بزرگ‌تر از صفر است حلقه انجام می‌شود ادامه در ستون مقابل ⇒</pre>	<pre>{ PORTB =0xff; delay_ms(500); PORTB =0x00; delay_ms(500); i--; } while (1);}</pre>
---	---

مثال ۱۷: برای مدار شکل ۳-۱۵ با استفاده از دستور while برنامه‌ای بنویسید که LED‌ها را پنج بار روشن و خاموش کند. در جدول ۳-۲۵ برنامه داده شده است. این برنامه را بررسی کنید و درباره آن بحث کنید.

فعالیت




با استفاده از دستور while برنامه‌ای بنویسید که بر روی PORTB یک شمارنده باینری بالا شمار صفر تا ۹ داشته باشیم.

■ **حلقه for:** هرگاه تعداد دفعات تکرار حلقه مشخص باشد، بهتر است از دستور for با ساختار داده شده در شکل ۳-۲۲ استفاده کنیم.

مثال ۱۸: برای مدار شکل ۳-۱۵ با استفاده از حلقه for برنامه‌ای بنویسید که LED‌ها را پنج بار روشن و خاموش کند. در جدول ۳-۲۶ برنامه داده شده است. این برنامه را بررسی و درباره آن بحث کنید.

جدول ۳-۲۶

<pre>#include <mega8.h> #include <delay.h> unsigned char i; void main(void) { DDRB=0xff; for(i=0;i<5;i++) ادامه در ستون مقابل ⇒</pre>	<pre>{ PORTB=0xFF; delay_ms(500); PORTB=0x00; delay_ms(500); } while(1);}</pre>
--	---

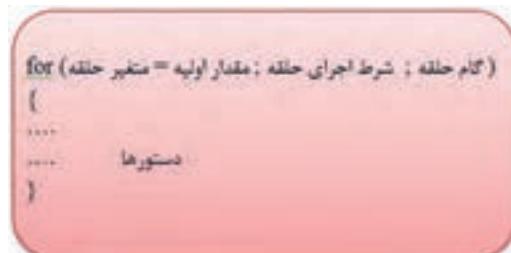

برای مدار شکل ۳-۱۹ با استفاده از دستور for برنامه‌ای بنویسید که بر روی PORTB یک شمارنده باینری بالا شمار از صفر تا ۹ داشته باشیم.

فعالیت



۳-۸-تابع (Function)

■ ساختار زبان C بر پایه توابع است. کاربر می‌تواند هر بخش از برنامه را به صورت یک تابع بنویسد و زمانی که لازم بود آن را فراخوانی و اجرا نماید. نوشتن برنامه به صورت تابع دارای مزایایی به شرح زیر است:

☒ خواندن برنامه و درک آن آسان‌تر است.

☒ رفع اشکال از برنامه ساده‌تر است.

☒ اصلاح و ارتقای برنامه ساده‌تر صورت می‌گیرد.

☒ می‌توان از توابع نوشته شده در برنامه‌های دیگر هم استفاده کرد.

■ بسته به این که تابع ورودی یا خروجی داشته باشد چهار حالت زیر به وجود می‌آید:

بدون ورودی - بدون خروجی void f1(void)

با ورودی - بدون خروجی void f2(unsigned char x)

بدون ورودی - با خروجی char f3(void)

با ورودی - با خروجی int f4(float y)

نکته

■ اگر تابعی دارای چند ورودی از یک نوع باشد باید مانند نمونه زیر تک تک آنها معرفی شوند:

درست (void f1 (int x , int y , int z)) نادرست (void f1 (int x , int y , int z))

■ هر تابع فقط می‌تواند یک خروجی داشته باشد. برای خروج دیتا از دستور return استفاده می‌شود.

return ; return ; return ; return ; return ;



أنواع تابع در زبان C

☒ تابع کتابخانه‌ای استاندارد (standard library function)

☒ تابع تعریف شده توسط کاربر (user defined function)


برخی از توابع پرکاربرد که در اغلب برنامه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، از قبل نوشته شده و در فایل‌هایی با پسوند h هنگام نصب برنامه در کنار بقیه فایل‌های کامپایلر C ذخیره می‌شوند. این تابع را تابع کتابخانه‌ای می‌نامند. برای مثال تابع ریاضی مانند sin() و cos() در کتابخانه math.h قرار دارند. فایل‌های دیگری نیز وجود دارند که در آرشیوهای دیگر تجمعی می‌شوند. و در صورت لزوم می‌توانیم از آنها استفاده کنیم.

ایجاد تابع جدید

□ محل قرار گرفتن تابع می‌تواند به یکی از شکل‌های نشان داده شده در جدول ۳-۲۷ باشد.

اگر تابع مستقل باشند، و از داخل یک تابع، تابع دیگری فراخوانی نشود، انتخاب شکل (الف) یا (ب) تفاوتی ندارد. در غیر این صورت باید روش الف را استفاده کنید.

مثال ۱۹: برنامه‌ای بنویسید که مانند شکل ۳-۲۳ دو عدد سه بیتی را از PORTB و PORTA دریافت کند، سپس حاصل جمع آنها را روی PORTC و حاصل تفریق آنها را روی PORTD نمایش دهد. این برنامه را یک بار بدون استفاده از تابع و یک بار با استفاده از تابع بنویسید. این مثال را در نرمافزار پروتئوس انجام دهید. برای ورود اعداد باینتری از کتابخانه Logicstate Debugging Tools ابزار SEG - BCD - ۷، شکل ب- ۳-۲۴ را بردارید. در جدول ۳-۲۸ و برای نمایش بروزهای داده شده است. این برنامه را بررسی کنید و فرآیند اجرای آن را با دقت بیاموزید و درباره آن بحث کنید.

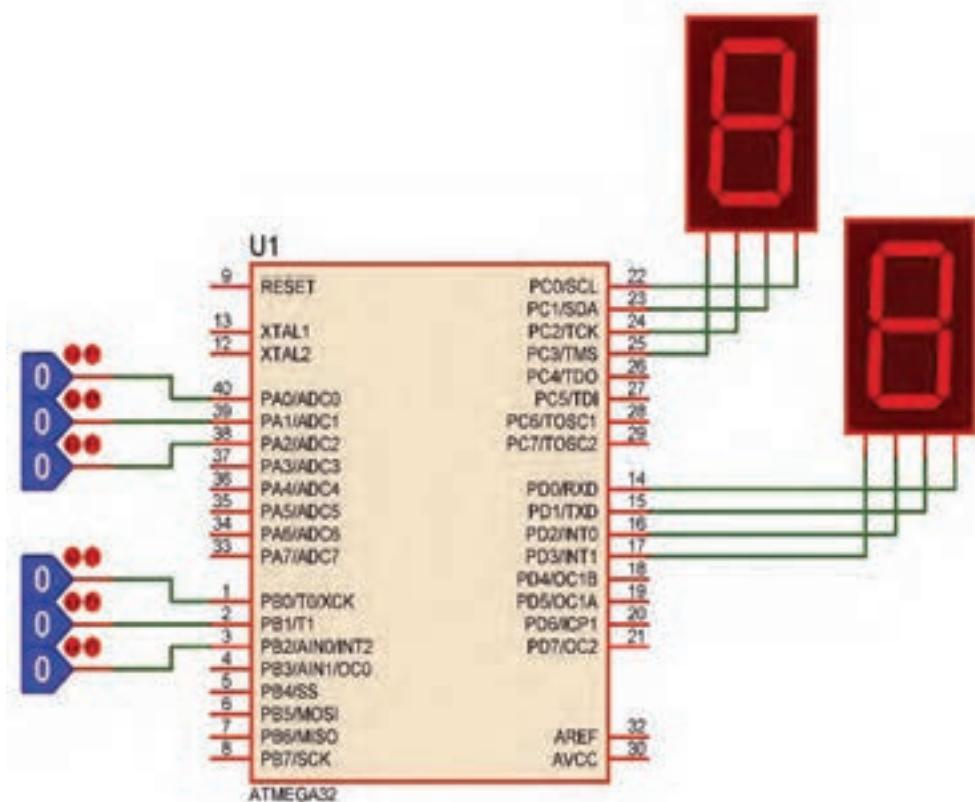


شکل ۳-۲۳

جدول ۳-۲۷ محل قرارگیری تابع

جدول ۳-۲۸

#include <mega32.h>	{	
unsigned char a,b,c,d;	a=PINA & .x.%;	۱
void main (void)	b=PINB & .x.%;	۲
{	c=a+b;	
DDRA=.x.;	d=a_b;	
DDRB=.x.;	PORTC=c;	
DDRC=.xff;	PORTD=d;	
DDRD=.xff;	}	
While (1)	}	
ادامه در ستون مقابل		

الف	ب
؛ معرفی تابع	بدنه تابع
void main (void)	{
.....
.....
فراخوانی تابع	}
.....
.....
فراخوانی تابع	void main (void)
.....	{
.....
.....
بدنه تابع
.....
.....
فراخوانی تابع
.....
.....
.....

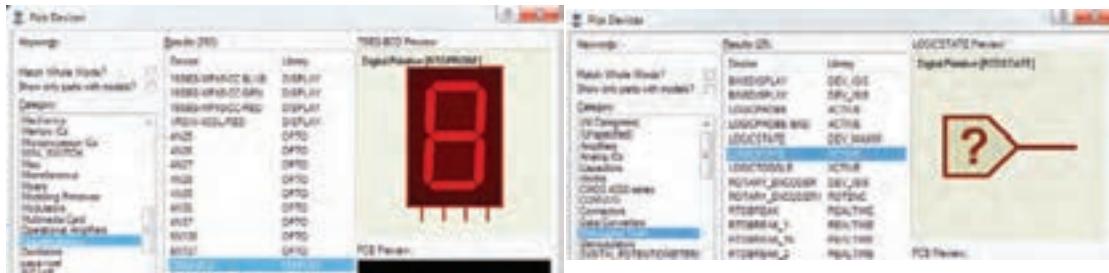

ب - انتخاب 7SEG_BCD

الف - انتخاب LOGICSTATE

شکل ۳-۲۴

- در خطوط مشخص شده با شماره های ۱ و ۲ به عمل انجام شده ماسک (Mask) کردن می گویند با این کار فقط سه بیت اول پورت خوانده شده و بقیه بیت ها صفر می شوند. (در پو دمان سوم به این نکته اشاره می شود که $A.1 = A.0 = 0$ و $A.1 = A.0 = 1$)
- حال طبق جدول ۳-۲۹ هر قطعه از برنامه را به صورت یکتابع مستقل می نویسیم و به ترتیب فراخوانی می کنیم.

جدول ۳-۲۹- مثال برای تابع همراه با توضیح هر بخش

#include <mega32.h>	معرفی میکرو MEGA۲۲
<pre>void init_port(void); void input(void); unsigned char sum(unsigned char x, unsigned char y); unsigned char sub (unsigned char x, unsigned char y); void output (unsigned char x, unsigned char y);</pre>	معرفی توابع نوشته شده در برنامه و در صورت وجود، همراه با مشخص کردن نوع ورودی و خروجی آنها، توابعی که ورودی یا خروجی ندارند با کلمه void مشخص شده اند.
<pre>void main (void) { init_port(); while (1) { input(); c=sum(a,b); d=sub(a,b); output(c,d); } }</pre>	تابع اصلی برنامه که توابع در هنگام لزوم در آن فراخوانی شده اند.
<pre>void init_port (void) { DDRA=0x00; DDRB=0x00; DDRC=0xff; DDRD=0xff; }</pre>	بدهه تابع init_port که در برنامه اصلی یک بار فراخوانی شده و با اجرای آن پورت ها به صورت ورودی یا خروجی پیکربندی شده اند. init مخفف کلمه Initialization به معنی مقدار دهنده اولیه می باشد. این تابع، ورودی و خروجی ندارد.

ادامه جدول ۳-۲۹

<pre>void input (void) { a=PINA & 0x0f; b=PINB & 0x0f; }</pre>	<p>بدنه تابع <code>input</code> که هر بار فراخوانی شود دو عدد از پورت‌های A و B را خوانده و بعد از ماسک کردن، آنها را در متغیرهای a و b قرار می‌دهد. این تابع، ورودی و خروجی ندارد.</p>
<pre>unsigned char sum (unsigned char x, unsigned char y) { unsigned char z; z=x+y; return z; }</pre>	<p>بدنه تابع <code>sum</code> که هر بار فراخوانی شود دو عدد ورودی خود را با هم جمع ونتیجه را که در Z قرار دارد با استفاده از دستور <code>return</code> به برنامه اصلی برمی‌گرداند. این تابع، هم ورودی و هم خروجی دارد.</p>
<pre>unsigned char sub (unsigned char x, unsigned char y) { unsigned char z; z=x-y; return z; }</pre>	<p>بدنه تابع <code>sub</code> که هر بار فراخوانی شود دو عدد ورودی خود را از هم تفریق ونتیجه را که در Z قرار دارد با استفاده از دستور <code>return</code> به برنامه اصلی برمی‌گرداند. این تابع، هم ورودی و هم خروجی دارد.</p>
<pre>void output (unsigned char x, unsigned char y) { PORTC=x; PORTD=y }</pre>	<p>بدنه تابع <code>output</code> که هر بار فراخوانی شود دو عدد ورودی خود را به پورت‌های C و D ارسال می‌کند. این تابع ورودی دارد ولی خروجی ندارد.</p>

فعالیت



- فعالیت‌های زیر را در محیط پروتئوس و با میکرو ATMEGA۳۲، یک بار بدون تابع و یک بار با تابع انجام دهید.
- یک عدد چهار بیتی را از پورت A دریافت کنید. اگر عدد ورودی زوج بود، روی پورت C عدد ۲ و اگر فرد بود عدد ۳ را نمایش دهید.
- یک عدد هشت بیتی را از پورت A دریافت و تعداد یک‌های آن را روی پورت C و تعداد صفرهای آن را روی پورت D نمایش دهید.

الگوی آزمون نرم‌افزاری واحد یادگیری ۳

مشابه یکی از مثال‌ها یا فعالیت‌های داده شده در متن واحد یادگیری را به صورت نرم‌افزاری اجرا کنید.

الگوی آزمون نظری واحد یادگیری ۳

- ۱- فلوچارت برنامه‌ای را بنویسید که بتواند از ابیطه $y = \text{عذر} \cdot \text{بگیر} + \text{دو} \cdot \text{مقدار} \cdot \text{را به ازاء} \cdot \text{مقدادر} \cdot \text{بزرگ} \cdot \text{تر از} \cdot \text{یک} \cdot \text{محاسبه} \cdot \text{کند.}$
- ۲- اصلاحات Variable، Fuction و main را تعریف کنید.
- ۳- هر یک از دستورات زیر را تفسیر کنید.

```
unsigned char a = ۶ ;
int b,c,d = ۱۰۰۰ ;
float pi = ۰,۲۸;
char s[] = "ALI";
```

- ۴- هریک از دستورات; PORTD =12 و PORTD =0b11000; چه مفهومی دارند.
- ۵- دستور a^{++} نشانه و دستور a^{--} نشانه است.
- ۶- در دستور شرطی if برای اجرای چند دستور، دستورها همواره باید در بین دو آکولاد قرار گیرد.
- درست نادرست
- ۷- در ویزارد، پول آپ داخلی چه کاربردی دارد؟ شرح دهید. چنانچه فعال نشود چه اشکالی برای برنامه پدید می آورد؟

ارزشیابی واحد یادگیری ۳: کسب شایستگی در طراحی الگوریتم (فلوچارت) مدار پروژه ساده الکترونیکی

شرح کار:

- ۱- طراحی الگوریتم و فلوچارت ۲- عملگرها و کاربرد آن در برنامه C ۳- نوشتن چند برنامه ساده با دستورهای حلقه، شرطی و حلقه شرطی در زبان C ۴- تشریح توابع و توابع کتابخانه‌ای استاندارد و استفاده از آنها در نوشتن برنامه ساده به زبان C ۵- استفاده از شبیه‌سازی در نرم‌افزار در برنامه

استاندارد عملکرد: ترسیم اجرای فلوچارت و نوشتن چند برنامه ساده با انواع دستورات اجرای آن به صورت نرم‌افزاری

شاخص‌ها:

- انتخاب فضای مورد نظر و مناسب بودن آن (میز کار) تدوین و طراحی الگوریتم و فلوچارت (۲۰ دقیقه)
- استفاده از عملگر در برنامه‌های ساده به زبان C (۲۰ دقیقه)
- نوشتن برنامه با دستورهای مختلف (۲۵ دقیقه)
- استفاده از توابع کتابخانه در برنامه C (۱۵ دقیقه)
- اجرای برنامه در نرم‌افزار (۳۰ دقیقه)

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات: شرایط انجام کار مشابه بقیه واحدهای یادگیری

معیار شایستگی:

ردیف	مراحل کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	طراحی الگوریتم، فلوچارت با استفاده از عملگرها	۱	
۲	نوشتن برنامه ساده، تبدیل مبنایها و تحلیل و اجرای آن با نرم‌افزار	۲	
۳	نوشتن برنامه ساده با دستورهای مختلف و اجرای آن با نرم‌افزار	۲	
	شاخص‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست‌محیطی و نگرش:	۲	
	۱- رعایت نکات ایمنی دستگاه‌ها ۲- دقت و تمرکز در اجرای کار ۳- شایستگی تفکر و یادگیری مادام‌العمر ۴- اخلاق حرفه‌ای		
میانگین نمرات			
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.			

واحد یادگیری ۴

کسب شایستگی در برنامه‌نویسی به زبان C (یا هر زبان به روز دیگر) و تحلیل برنامه‌های آماده پروژه‌های الکترونیکی

آیات‌به‌حال فکر کرده‌اید:

- برنامه‌نویسی مدارهای الکترونیکی چگونه انجام می‌شود؟
- چگونه می‌توان یک بارگراف (نمودار میله‌ای) را با استفاده از میکروکنترلر به نمایش درآورد؟
- برنامه‌نویسی برای نمایش گر LCD چگونه انجام می‌شود؟
- کد اسکی ASCII چیست و چه کاربردی دارد؟
- برای صفحه کلیدها از چه کدهایی استفاده می‌شود؟
- برنامه‌نویسی صفحه کلیدها چگونه انجام می‌شود؟
- برای اجرای پروژه‌های الکترونیکی برنامه‌های آماده وجود دارد؟

دبیای برنامه‌نویسی به قدری گستردگی داشت که هرگز نمی‌توان برای آن انتهاهی در نظر گرفت. امروزه تمام دستگاه‌های الکترونیکی الکتریکی خانگی، اداری، تجاری یا صنعتی که دارای کنترل‌هایی مانند دما، سرعت، نور و حرکت هستند از میکروکنترلر و برنامه‌های آن استفاده می‌کنند. کمی به دستگاه‌هایی که در اطراف خود می‌بینید توجه کنید. تقریباً در تمام آنها میکروکنترلر به کار گرفته شده است، ساده‌ترین این نوع دستگاه‌ها، دستگاه چای‌ساز است که برای کنترلر دما طی سه مرحله برنامه‌ریزی شده است، زمانی که آب به جوش می‌آید و زمانی که باید جوشیدن آب متوقف شود و دما در محدوده ۹۰ درجه ثابت بماند. در این واحد یادگیری بررسی نظری و نرم‌افزاری چند نمونه از پروژه‌های الکترونیکی که در آنها از برنامه‌نویسی و میکروکنترلر استفاده کرده‌اند می‌پردازیم.


استاندارد عملکرد

برنامه‌نویسی به زبان C (یا هر زبان به روز دیگر) برای پروژه‌های عملی و تحلیل برنامه‌های سامانه‌های کنترلی

۱-۴- برنامه‌نویسی برای مدارهای الکترونیکی با LED

یکی از خروجی‌های پرکاربرد، ساده و متنوع از نظر شکل و رنگ LED است. در این بخش چند پروژه ساده را با این قطعه انجام می‌دهیم.

مثال ۱: هشت عدد LED مانند شکل ۱-۴ به پورت B متصل کنید و یک چشمک زن بسازید. برنامه این مدار در جدول ۱-۴ آمده است.

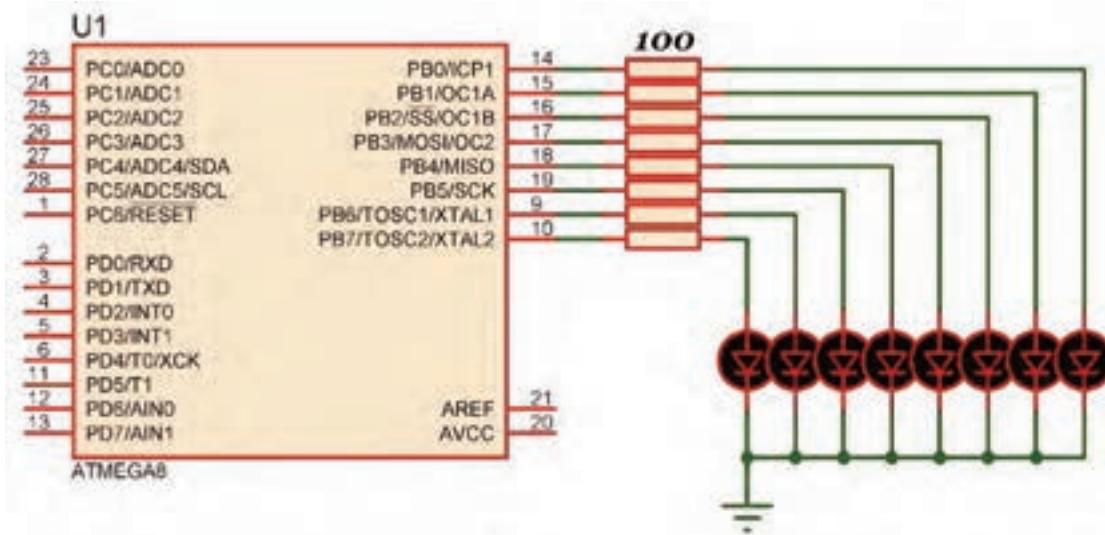

شکل ۱-۴-۱- مدار چشمکزن

جدول ۱-۴

```

#include < mega8.h > // معرفی کتابخانه میکروکنترلر
#include < delay.h > // معرفی کتابخانه تأخیر
void main (void) // شروع تابع اصلی
{
    DDRB=0xff; // قرار دادن پورت در حالت خروجی
    while(1) // شروع حلقه
    {
        PORTB=0b 11000011; // روشن کردن چهار بیت کناری و خاموش کردن چهار بیت وسط
        delay_ms(500); // ایجاد تأخیر به اندازه نیم ثانیه
        PORTB=0b 00111100; // روشن کردن چهار بیت وسط و خاموش کردن چهار بیت کناری
        delay_ms(500); // ایجاد تأخیر به اندازه نیم ثانیه
    } // انتهاي حلقه
} // انتهاي تابع اصلی


```

در ساعت‌های غیردرسی، برنامه را در نرمافزار بارگذاری کنید و مدار را راهاندازی کنید. نتیجه را در قالب یک گزارش ارائه دهید.

فعالیت



مثال ۱: با اتصال پانزده عدد LED به میکروکنترلر مانند شکل ۲-۴-۲ یک نمودار میله‌ای (bar graph) بسازید.

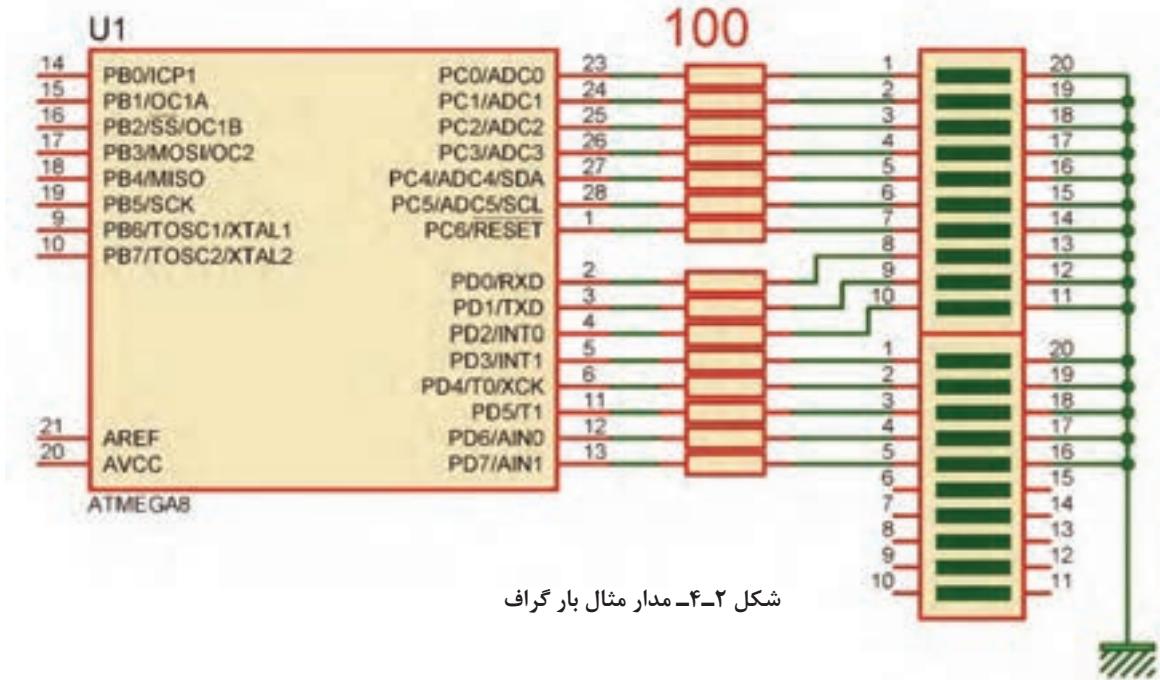

جدول ٤-٢

```

#include <mega8.h> // معرفی کتابخانه میکروکنترلر
#include <delay.h> // معرفی کتابخانه تأخیر
signed char i; // تعریف متغیر علامت دار
void main(void) // شروع تابع اصلی
{
    DDRC=0xff; // قرار دادن پورت در حالت خروجی
    DDRD=0xff; // قرار دادن پورت در حالت خروجی
    while(1) // while
    {
        ----- LED ON -----
        for(i=7;i>=0;i--) // for
        {
            روش کردن با استفاده از شیفت و عملگر xor
            PORTD=PORTD^(1<<i); //
            delay_ms(100); // ایجاد تأخیر
        }
        for(i=6;i>=0;i--) // for
        {
            شروع حلقه
        }
    }
    ادامه برنامه در ستون مقابل از بالا به پایین
}

```

```

xor    کردن با استفاده از شیفت و عملگر
PORTC=PORTC^(1<<i); //
delay_ms(100); // ایجاد تاخیر
}

//----- LED OFF -----
for(i=0;i<7;i++) // for شروع حلقه
{
    xor    کردن با استفاده از شیفت و عملگر
PORTC=PORTC^(1<<i); //
delay_ms(100); // ایجاد تاخیر
}

for(i=0;i<8;i++) // for شروع حلقه
{
    xor    کردن با استفاده از شیفت و عملگر
PORTD=PORTD^(1<<i); //
delay_ms(100); // ایجاد تاخیر
}


} // while انتهاي حلقه
} // انتهاي تابع اصلی
}

```

۴-۲- استفاده از کلید (KEY)

یکی از ساده‌ترین و پرکاربردترین قطعات ورودی کلید فشاری است که در اکثر دستگاه‌های الکترونیکی مانند ریموت کنترل تلویزیون، کنترل دمای یخچال و کولر و مانند آنها به کار می‌رود.

مثال ۳: می‌خواهیم با استفاده از دو کلید، عدد باینری خروجی روی LEDهای متصل به پورت D را کم و زیاد کنیم. هشت عدد LED به PORTD و دو عدد کلید به PINB.۱ و PINB.۲ متصل شده است، شکل ۳-۴. برنامه‌ای بنویسید که با هر بار زدن کلید PINB.۱ عدد روی PORTD افزایش و با هر بار زدن کلید PINB.۲ عدد روی PORTD کاهش یابد. (ورودی کلیدها pull_up داخلی شوند)

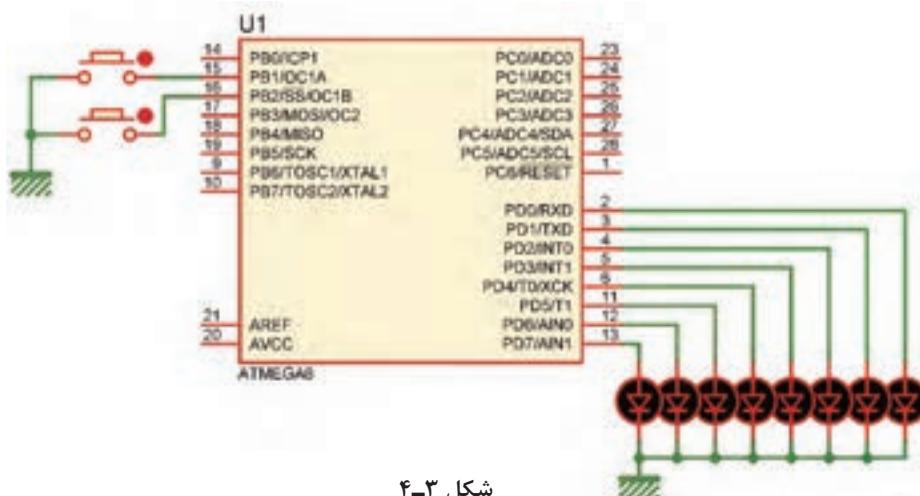


شکل ۴-۳

■ ابتدا فلوچارت برنامه را به صورت شکل ۴-۴ رسم می کنیم:

■ پی‌نامه را طبق جدول ۴-۳ می‌نویسیم و پس از بارگذاری راه‌اندازی می‌کنیم:

جدول ٤-٣

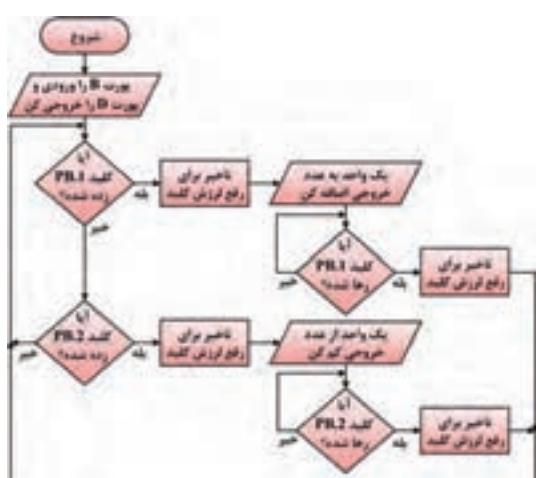

شکا . ۴-۴- فله جارت خواندن کلید و شما، ش. اعداد

```
#include < megaA.h >
#include < delay.h >
unsigned char i=0;
void main (void)
{
    DDRB=0x00;
    DDRD=0xff;
    while (1)
    {
        if (PINB.0==0) // کلید اول
        {
            delay_ms(25);
            i++;
            ادامه برنامه در ستون مقابله از
            بالا به باشی:
        }
    }
    PORTD=i;
    while (PINB.2==0) // کلید دوم
    {
        delay_ms(25);
        i--;
    }
}
```

فعالیت



در ساعت‌های غیردرسی، برنامه را در نرمافزار بارگذاری کنید و مدار را راهاندازی کنید. نتیجه را در قالب یک گزارش ارائه دهید.



شکل ۴-۵ LCD کاراکتری ۲×۱۶

یکی دیگر از دستگاه‌های خروجی، LCD کاراکتری است. روی LCD می‌توان متن، اعداد و علائم را نمایش داد. در LCD کاراکتری پارامترهای مهم، تعداد خط و تعداد کاراکترها در هر خط است. نوع ۲×۱۶ آن کاربرد بیشتری در مقایسه با سایر LCD‌ها دارد.


■ LCD‌های کاراکتری را می‌توان با ۴ خط دیتا راهاندازی کرد (خطوط D۰ تا D۳). برای مثال در شکل ۴-۶ طرز اتصال یک LCD با ۴ خط دیتا نشان داده شده است.

■ کد ویژن از این نوع اتصال پشتیبانی می‌کند.


نکته



مثال ۳: یک LCD را مانند شکل ۴-۶ به پورت B متصل کنید.
مانند شکل ۴-۷ برنامه‌ای بنویسید که وسط خط اول کلمه IRAN و وسط خط دوم ۱۳۹۷ نوشته شود.

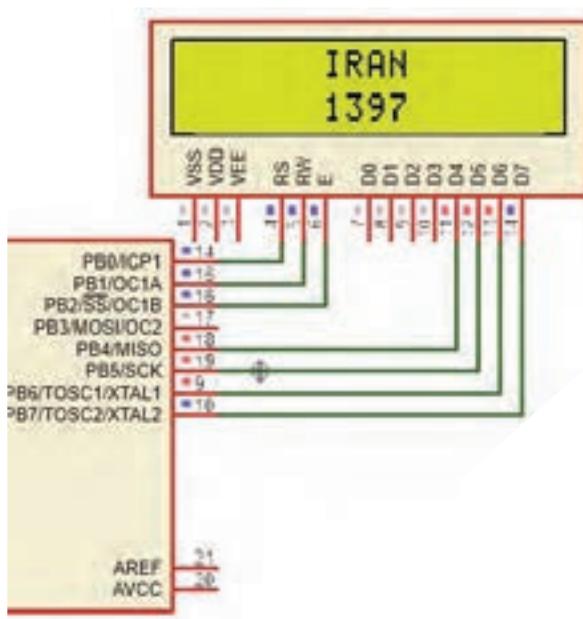

شکل ۴-۷

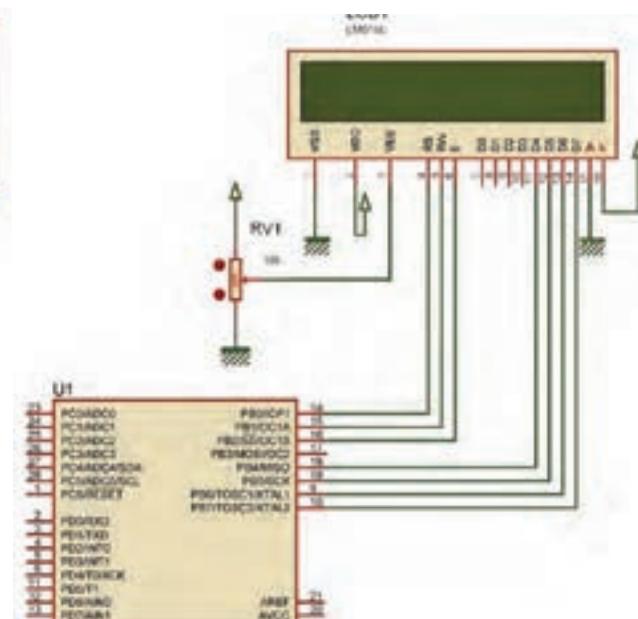

شکل ۴-۶- نحوه اتصال LCD به میکروکنترلر

جدول ۴-۴

LCD سطرهای	X=.	X=۱	X=۱۵	ستونهای LCD
	Y=.			
	Y=۱			

مراحل اجرای کار

- ابتدا در ویزارد برگه Alphanumeric LCD را باز و آن را فعال می‌کنیم.
- در قسمت Character/Line مشخص می‌کنیم که در هر خط چند کاراکتر وجود دارد.

□ در قسمت Connections مانند شکل ۴-۸ چگونگی اتصال LCD به میکروکنترلر مشخص شده و قابل ویرایش است.

□ پس از تولید کد، کتابخانه <alcd.h> به برنامه اضافه می‌شود که توابع کار با LCD در این کتابخانه قرار دارد. این توابع عبارت‌اند از:

پاک کردن صفحه نمایش lcd_clear();
مشخص کردن ستون و سطری که نوشتمن از آنجا شروع می‌شود lcd_gotoxy (x,y);


□ در جدول ۴-۴ شماره سطرهای و ستونهای LCD نشان داده شده است.

□ برای نوشتمن متن روی LCD می‌توانید یکی از توابع موجود در جدول ۴-۵ را به کار ببرید.

□ کدهای مندرج در جدول ۴-۶ زیر را به کدهای تولید شده توسط ویزارد اضافه کنید.

مثال ۴: برنامه‌ای بنویسید که کلمه IRAN را از ابتدای خط اول LCD تا انتهای خط اول حرکت دهد.

□ کدهای وارد شده در جدول ۷-۷ را به کدهای تولید شده توسط ویزارد، اضافه کنید.

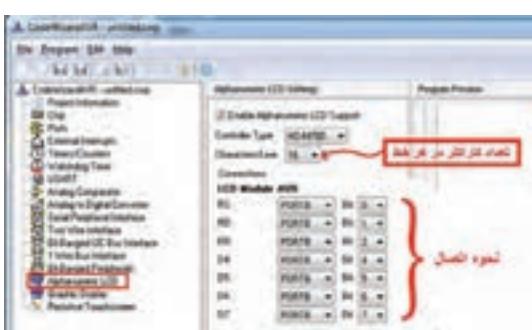

شکل ۴-۸- تنظیم ویزارد برای اتصال LCD به میکروکنترلر

جدول ۴-۵ توابع نوشتمن بر روی LCD همراه با مثال

جدول ۴-۷	جدول ۴-۶
#include <delay.h> unsigned char x; void main(void) { while () { for(x=.;x<۱۳;x++) { lcd_clear(); lcd_gotoxy(x, .); lcd_putsf("IRAN"); delay_ms (۳۰۰); } }	char s[]="IRAN"; void main(void) { lcd_init(۱۶); lcd_clear(); lcd_gotoxy(۶, .); lcd_puts(s); lcd_gotoxy(۶, ۱); lcd_putsf("۱۳۹۷"); while () { } }

تابع	مثال
lcd_putchar('کاراکتر');	lcd_putchar('A');
lcd_putsf("رشته");	lcd_putsf("ARASH");
lcd_puts(متغیر رشته‌ای);	char s[]="IRAN"; lcd_puts(s);

■ کد اسکی American Standard Code for Information Interchange: (ASCII)

کدهای اسکی توسط انجمن استاندارد آمریکا برای تبادل اطلاعات در سیستم‌های کامپیوتری و مخابراتی وجود آمد. این کدها به صورت استاندارد برای همه دستگاه‌های ارتباطی در نظر گرفته شده‌اند تا تمامی سیستم‌های مخابره اطلاعات از استاندارد یکسانی جهت ارتباط با یکدیگر تعیت کنند.

ASCII کاراکترهای مورد استفاده برای ارسال و دریافت اطلاعات را به صورت کدهایی تعریف می‌کند که برای همه به صورت یکسان از قبل تعریف شده است. مثلاً حرف A با کد اسکی ۶۵ به صورت یک مشخصه استاندارد تعریف شده است، حال اگر سیستمی این کد را دریافت و یا ارسال کند همواره این کد برای سامانه‌های مختلف به عنوان حرف A تلقی خواهد شد.

در LCD‌های کاراکتری نیز از کد ASCII استفاده می‌شود. در ادامه، کدهای ASCII برخی کاراکترهای ASCII را ملاحظه می‌کنید:

A = ۶۵ a = ۹۷ C = ۴۰ + = ۴۳ @ = ۶۴ ? = ۲۳

در جدول ۴-۸ کدهای اسکی مربوط به کاراکترها را ملاحظه می‌کنید.

جدول ۴-۸ - کدهای اسکی

Character	Binary Code	Character	Binary Code	Character	Binary Code
A	01000001	a	01100001	!	00100001
B	01000010	b	01100010	"	00100010
C	01000011	c	01100011	#	00100011
D	01000100	d	01100100	\$	00100100
E	01000101	e	01100101	%	00100101
F	01000110	f	01100110	&	00100110
G	01000111	g	01100111	*	00100111
H	01001000	h	01101000	(00101000
I	01001001	i	01101001)	00101001
J	01001010	j	01101010	*	00101010
K	01001011	k	01101011	+	00101011
L	01001100	l	01101100	,	00101100
M	01001101	m	01101101	-	00101101
N	01001110	n	01101110	.	00101110
O	01001111	o	01101111	/	00101111
P	01010000	p	01110000	0	00110000
Q	01010001	q	01110001	1	00110001
R	01010010	r	01110010	2	00110010
S	01010011	s	01110011	3	00110011
T	01010100	t	01110100	4	00110100
U	01010101	u	01110101	5	00110101
V	01010110	v	01110110	6	00110110
W	01010111	w	01110111	7	00110111
X	01011000	x	01111000	8	00111000
Y	01011001	y	01111001	9	00111001
Z	01011010	z	01111010	?	00111111
				@	01000000

☒ برای ارسال اعداد به LCD لازم است که ابتدا آنها را توسط توابع موجود به کد ASCII تبدیل کرده و سپس ارسال نماییم. برای این کار توابعی وجود دارد که یکی از آنها تابع `sprintf` موجود در کتابخانه `<stdio.h>` است. ساختار این تابع مانند شکل ۴-۹ است.

(متغیر عددی، "متن و نوع متغیر هاونحوه چاپ" ، متغیر رشته‌ای) `sprintf`

شکل ۴-۹- ساختار تابع `sprintf`

جدول ۴-۹

تعریف متغیر رشته‌ای	مثال
<code>char [طول رشته] نام رشته;</code>	<code>char s[۶];</code>

☒ برای تعریف متغیر رشته‌ای طبق جدول ۴-۹ عمل کنید.
☒ برای مشخص کردن نوع و چگونگی چاپ اعداد روی LCD از علامت `%` به همراه کاراکترهای خاص استفاده می‌شود. مثلًاً از علامت `.d` یا `.i` برای مشخص کردن اعداد صحیح و از `f` برای اعداد اعشاری استفاده می‌شود.


جدول ۴-۱۰

```
i=۳;
char s[۶];
sprintf (s , "%۰۲d" , i);
lcd_puts(s);
```

☒ برای مشخص کردن چگونگی چاپ، علاوه بر نوع متغیر، از اعداد نیز در کنار آنها استفاده می‌شود، مثلًاً `.۰۲d` یعنی این که عدد به صورت دو رقمی چاپ شود حال اگر عدد یک رقمی باشد با قرار دادن یک `.` قبل از عدد، آن را در دورقم چاپ می‌کند (نمایش می‌دهد). برای مثال اگر مقدار متغیر `۳` باشد روی LCD عدد دورقمی `۰۳` دیده خواهد شد.

☒ در جدول ۴-۱۰ یک نمونه برنامه مربوط به چاپ یا نمایش اعداد روی LCD را ملاحظه می‌کنید.

مثال ۵: دو عدد کلید و یک LCD را مانند شکل ۴-۱۰ به میکروکنترلر متصل کنید، سپس برنامه‌ای بنویسید که با نگه داشتن یکی از کلیدها، عدد روی lcd زیاد و با کلید دیگر کاهش یابد و بازه تغییر عدد صفر تا ۲۰ باشد.

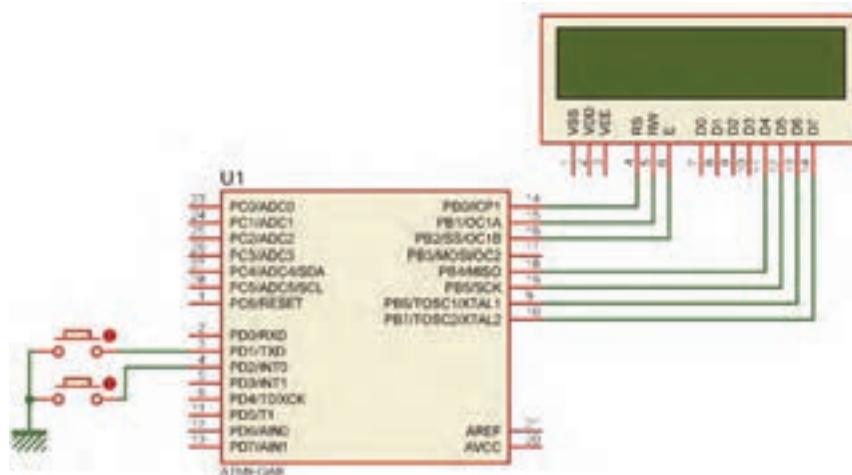

شکل ۴-۱۰

پاسخ: در جدول ۴-۱۱ برنامه مربوط به مثال ۵ آمده است.

جدول ۴-۱۱

<pre>#include <mega16.h> #include <alcd.h> #include <delay.h> #include <stdio.h> unsigned char i=0; char s[16]; void main(void) { lcd_init(); lcd_gotoxy(1,0); lcd_putsf("00:00"); while (1) { ادامه برنامه در ستون مقابل از بالا به پایین => } } </pre>	<pre>if(PIND.0==0 && i<20) { delay_ms(25); i++; sprintf(s,"%02d",i); lcd_gotoxy(1,0); lcd_puts(s); delay_ms(300); } اگر کلید اول زده شده و i کوچک‌تر از ۲۰ باشد // (۰ { delay_ms(25); i--; sprintf(s,"%02d",i); lcd_gotoxy(1,0); lcd_puts(s); delay_ms(300); } } } </pre>
---	--

فعالیت



برنامه داده شده در جدول ۴-۱۱ را تحلیل کنید و فرایند اجرای آن را در قالب یک گزارش ارائه دهید.

مثال ۶: با توجه به مدار شکل ۴-۱۰ یک ساعت بر روی LCD طراحی کنید.

جدول ۴-۱۲

<pre>#include <stdio.h> #include <delay.h> unsigned char h,m,s; char time[16]; void main(void) { lcd_clear(); while (1) { s++; if(s==60) { ادامه برنامه در ستون مقابل از بالا به پایین => } } } </pre>	<pre>s=0; m++; if(m==60) { m=0; h++; if(h==24) h=0; } } sprintf(time,"%02d:%02d:%02d",h,m,s); lcd_gotoxy(4,0); lcd_puts(time); delay_ms(1000); } } } </pre>
---	---

- برنامه این مثال در جدول ۴-۱۲ آمده است.
- در این برنامه با گذشت هر ثانیه به مقدار متغیر s که ثانیه را در خود نگه می دارد یک واحد اضافه می شود.
- هر گاه $s=60$ شود شرط موجود مقدار s را صفر و به مقدار m که دقیقه را در خود نگه می دارد یک واحد اضافه می کند.
- هر گاه $m=60$ شود، شرط موجود m را صفر و به مقدار h که ساعت را در خود نگه می دارد یک واحد اضافه می کند.
- هر گاه $h=24$ شود این متغیر نیز صفر خواهد شد.
- در تابع `sprintf` هر سه مقدار ساعت، دقیقه و ثانیه به صورت دو رقمی همراه با جدا کننده ":" به صورت یک رشته در متغیر رشته ای `time` قرار می گیرد؛ سپس وسط خط اول چاپ می شود.
- دستور `(1000) delay_ms` نیز باعث می شود هر ثانیه یک بار متغیر s زیاد شود.

نکته



پژوهش



فعالیت




توجه داشته باشید که برنامه ساعت نوشته شده دقیق نیست و برای داشتن یک ساعت دقیق لازم است از واحد تایмер و یا RTC استفاده شود.

تحقيق کنید و دریابید که RTC چه مفهوم و چه کاربردهایی دارد.


با توجه به مدار شکل ۴-۱۰ یک ساعت بر روی LCD طراحی کنید، که بتوان توسط دو کلید جداگانه، ساعت و دقیقه را تنظیم کرد.

۴-۴-صفحه کلید

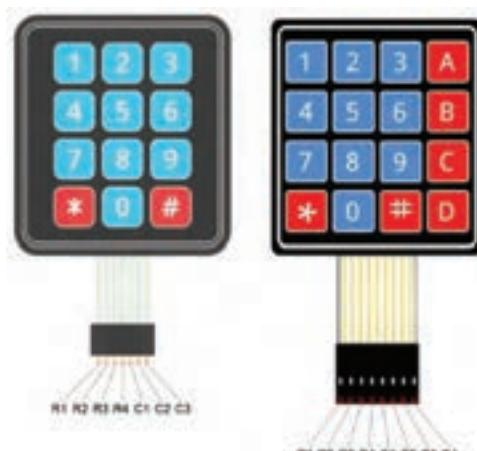- اگر در مداری به تعداد زیادی کلید نیاز داشته باشیم و بخواهیم هر یک را به یک پین از پورت ها متصل کنیم، تعداد زیادی از پورت ها اشغال می شود. برای رفع این مشکل از صفحه کلید که یکی دیگر از وسایل ورودی است استفاده می کنیم. در این دستگاه ورودی ها، کلیدها هستند که طبق شکل الف - ۴-۱۱ به صورت ماتریسی چیده می شوند. در شکل الف و ب ۴-۱۱ دو نمونه صفحه کلید با سوکت های آنها را ملاحظه می کنید.



شکل ب ۴-۱۱- دو نمونه صفحه کلید

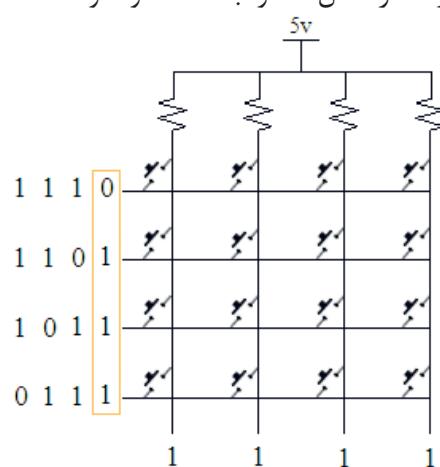

شکل الف ۴-۱۱- مدار صفحه کلید

■ روش خواندن صفحه کلید

ابتدا یک سطر را صفر و بقیه را یک می‌کنیم، سپس ستون‌ها را می‌خوانیم.
اگر همه آنها یک باشند، یعنی در آن سطر کلیدی فعال نشده است.
آن سطر را یک و سطر بعدی را صفر می‌کنیم و دوباره ستون‌ها را می‌خوانیم. این کار را برای همه سطرها انجام می‌دهیم.


اگر سطربال را صفر کردیم و ستونی صفر شد با توجه به سطربال و ستونی که صفر شده، کلید فعال مشخص می‌شود.
برای مثال اگر سطر دوم را صفر کنیم و ستون سوم صفر شود یعنی، کاربر کلید ۶ را زده است.
مثال ۷: یک صفحه کلید 4×4 و یک LCD را مطابق شکل ۴-۱۲ به میکروکنترلر متصل کنید. برنامه‌ای بنویسید که با فعال کردن هر کلید، عدد نوشته شده روی کلید در خروجی ظاهر شود. برای کلیدهای غیر عددی یعنی نمادهایی مانند جمع و تفریق، کدهای داده شده در جدول ۴-۱۳ روی نمایشگر به نمایش درآید، چاپ کنید.

جدول ۴-۱۳ نمایش کدهای عددی متناظر برای کاراکترها

\div	\times	-	+	=	on/c
۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵

نکته

توجه داشته باشید که برای ستون‌ها از Pull-Up داخلی استفاده شده است.

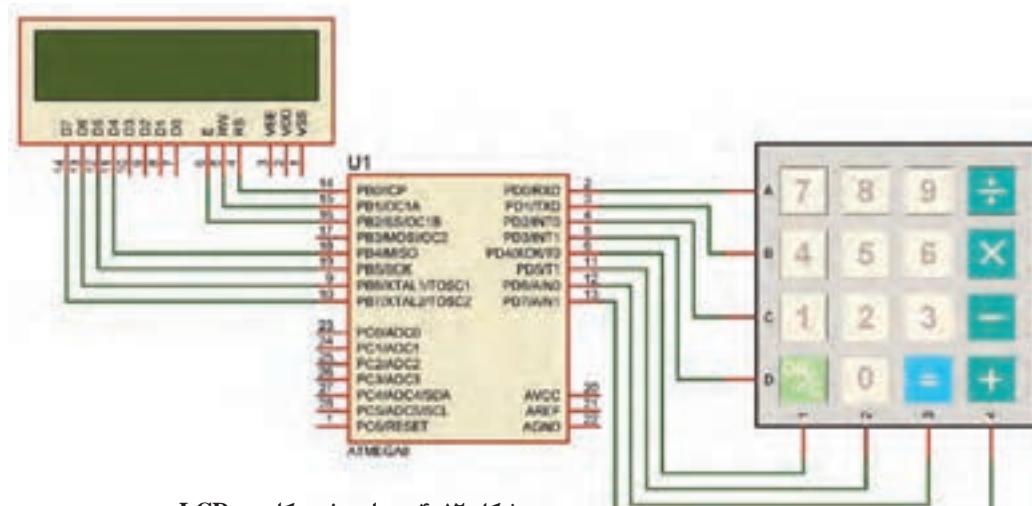

شکل ۴-۱۲- مدار صفحه کلید و LCD

توجه

توجه: جهت خواناتر شدن (کاربر پسندتر شدن User Friend) برنامه، با استفاده از ماکرو برای سطربال و ستون‌ها از نام‌های جدید استفاده کرده‌ایم. همچنین برنامه خواندن صفحه کلید را به صورت یک تابع نوشته‌ایم.



جدول ۴-۱۴ برنامه مربوط به مثال ۷ را نشان می‌دهد.

جدول ۴-۱۴

<pre>#include <mega16.h> #include <delay.h> #include <stdio.h> #include <alcd.h> #define R1 PORTD.0 #define R2 PORTD.1 #define R3 PORTD.2 #define R4 PORTD.3 #define C1 PIND.4 #define C2 PIND.5 #define C3 PIND.6 #define C4 PIND.7 unsigned char kb(void); unsigned char key; char s[4]; void main (void) { DDRD=0x0f; lcd_init(); while(1) { key=kb(); if (key !=16) { sprintf (s,"%d",key); lcd_puts(s); } } } //----- kb function ----- unsigned char kb (void) { ادامه برنامه در ستون مقابل از بالا به پایین ⇒ }</pre>	<pre>unsigned char k=16; PORTD=0xFF; //----- ROW1 ----- R1=0; delay_ms(3); if (C1==0) {k=7 ; while (C1==0);} if (C2==0) {k=8 ; while (C2==0);} if (C3==0) {k=9 ; while (C3==0);} if (C4==0) {k=10 ; while (C4==0);} R1=1; //----- ROW2 ----- R2=0; delay_ms(3); if (C1==0) {k=4 ; while (C1==0);} if (C2==0) {k=5 ; while (C2==0);} if (C3==0) {k=6 ; while (C3==0);} if (C4==0) {k=11 ; while (C4==0);} R2=1; //----- ROW3 ----- R3=0; delay_ms(3); if (C1==0) {k=1 ; while (C1==0);} if (C2==0) {k=2 ; while (C2==0);} if (C3==0) {k=3 ; while (C3==0);} if (C4==0) {k=12 ; while (C4==0);} R3=1; //----- ROW4 ----- R4=0; delay_ms(3); if (C1==0) {k=15 ; while (C1==0);} if (C2==0) {k=16 ; while (C2==0);} if (C3==0) {k=14 ; while (C3==0);} if (C4==0) {k=13 ; while (C4==0);} R4=1; return k; }</pre>
--	---

در ساعت‌های غیر درسی برنامه را در نرم‌افزار بارگذاری کنید و مدار را راهاندازی نمایید. نتیجه را در قالب یک گزارش ارائه دهید.

فعالیت



جدول ۴-۱۵

<pre> while(1) { key=kb(); if (key < 10) { sprintf (s,"%d",key); lcd_puts(s); } </pre>	<pre> if (key==10) lcd_putchar('/'); if (key==11) lcd_putchar('*'); if (key==12) lcd_putchar('_'); if (key==13) lcd_putchar('+'); if (key==14) lcd_putchar('='); if (key==15) lcd_clear(); } </pre>
---	---

مثال ۸: در مثال ۷ برنامه را طوری تغییر دهید که با فعال کردن کلیدهای مربوط به علائم، به جای اعداد ۱۰ تا ۱۴ علامت مشخصه آن کلید مانند تقسیم روی صفحه نمایشگر ظاهر شود و با فعال کردن کلید ON/C صفحه LCD پاک شود.

پاسخ: در برنامه مثال ۷ در حلقه while تغییرات داده شده در جدول ۴-۱۵ را انجام دهید.

فعالیت



برای مدار شکل ۴-۱۳ برنامه‌ای بنویسید که کاربر بتواند:

- یک رمز چهار رقمی را وارد کند.

- با فعال کردن کلید مساوی، عدد وارد شده با رمز تعیین شده مقایسه شود.

- اگر رمز صحیح بود LED سبز (متصل به PC.2) و اگر رمز اشتباه بود LED قرمز (متصل به PC.1) روشن و بعد از یک ثانیه خاموش شود.

راهنمایی: برای نوشتن برنامه قفل رمز لازم است موارد زیر را اجرا کنید:

- یک آرایه تعریف کنید.

- شماره کلیدهای انتخاب شده را در داخل آرایه ذخیره کنید.


- اگر کلید مساوی = را فشار داد، اعداد ذخیره شده در آرایه با ارقام رمز از پیش تعیین شده مقایسه شود.

- چنانچه عدد وارد شده با رمز برابر بود، LED1 سبز رنگ و در غیر این صورت LED2 قرمز رنگ روشن شود.

نکته



تعريف یک آرایه با نام d و تعداد ۱۰ خانه به صورت ;[۱۰] Char d[۱۰] بیان می‌شود.

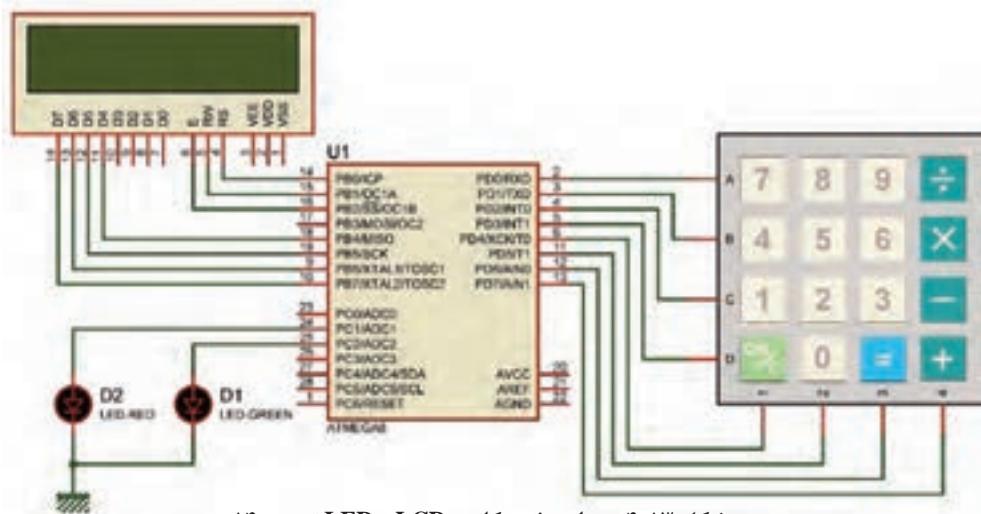

جدول ٤-١٦

```
unsigned char i;  
while()  
{  
    for(i=0;i<10;i++)  
    {  
        lcd_gotoxy(0,0);  
        lcd_puts(i);  
        delay_ms(500);  
    }  
}
```

الگوی پرسش

۱- اگر در برنامه داده شده در جدول ۴-۱۶ متغير `i` از نوع `unsigned char` تعریف شده باشد، چه خطایی وجود دارد و برای تصحیح آن چه باید کرد. با مراجعه به جدول شرح دهید و جدول را اصلاح کنید.

۲- یک LCD و دو عدد کلید به میکروکنترلر متصل است، برنامه‌ای بنویسید که با فشار دادن کلیدها یک نمودار میله‌ای افقی بر روی LCD ترسیم شده و کوتاه و بلند شود.

راهنماي: دستور lcd_putchar() باعث چاپ يك مستطيل تو پر LCD رو شو.

(Analog to Digital Converter) ADC - கீடு



شكل ٤-١٤- واحد ADC

■ تمام کمیت‌های اطراف ما مانند دما، فشار و رطوبت کمیت‌های آنالوگ هستند. برای اندازه‌گیری و پردازش آنها لازم است ابتدا آنها را به یک کمیت دیجیتال تبدیل و سپس پردازش شوند. در ATMEGA۸ یک مبدل ۶ کاناله و ۱۰ بیتی، پیش‌بینی شده است، شکل


۱۴-۴. توسط Multiplexer یکی از ۶ کانال ورودی انتخاب و کمیت آنالوگ آن کانال به مبدل وارد و در نهایت به پیک عدد ۱۰ یا ۸ بیتی تبدیل می‌شود.

■ **TGZDIE ADC:** برای بالا بردن دقت ADC و کاهش تأثیر نویزهای احتمالی که ممکن است از ولتاژ تغذیه اصلی به بخش ADC وارد شود، تغذیه این قسمت را از تغذیه سایر مدارهای مرتبط با میکروکنترلر جدا می‌کنند. کاربر می‌تواند تغذیه این بخش را جداگانه تأمین کرده یا با استفاده از یک فیلتر LC مانند شکل ۱۵-۴ به ولتاژ اصلی متصل نماید. برای تغذیه میکروکنترلر و بخش ADC مطابق، حدوداً ۴-۱۷ ولتاژ است.

جدول ۱۷-۴- پایه‌های تغذیه اصلی و بخش ADC

شماره پایه	عملکرد
۷	تغذیه اصلی VCC
۸	تغذیه اصلی GND
۲۰	تغذیه ADC AVCC
۲۲	تغذیه ADC AGNG
۲۱	ولتاژ مرجع خارجی Aref

شکل ۱۵-۴- تغذیه ADC

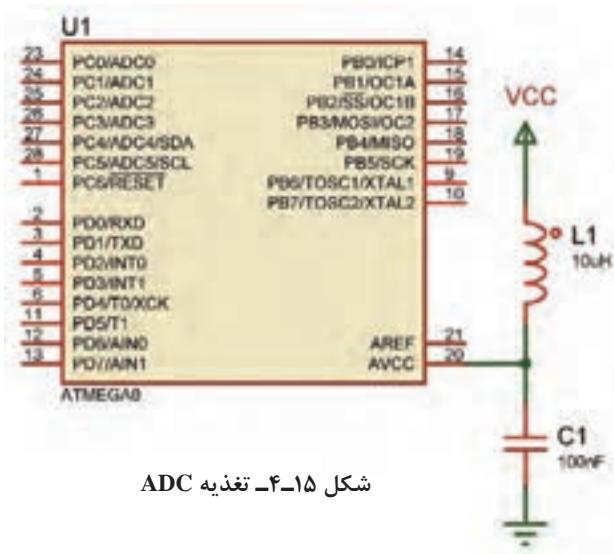

■ **ولتاژ مرجع:** در این نوع مبدل نیاز به یک ولتاژ مرجع داریم که می‌توانیم آن را از سه طریق تأمین کنیم:
 ولتاژ تغذیه روی پایه AVCC علاوه بر تغذیه واحد ADC می‌تواند به عنوان ولتاژ مرجع نیز درنظر گرفته شود.

ولتاژ روی پایه Aref، که می‌تواند بین ۰ تا ۵ ولت باشد و به عنوان ولتاژ مرجع خارجی درنظر گرفته شود.
 ولتاژ مرجع داخلی، یعنی $\frac{2}{5}V_{ref}$ ولت نیز می‌تواند ولتاژ مرجع باشد.

■ **ضریب تفکیک:** پارامتری (مشخصه‌ای) است که مشخص می‌کند حساسیت یا دقت ADC چقدر است و از رابطه زیر محاسبه می‌شود.

$$\text{ضریب تفکیک} = \frac{V_{ref}}{\frac{2^n}{-1}}$$

در این رابطه n تعداد بیت خروجی مبدل است که می‌تواند با توجه به تنظیمات انجام شده در بخش ADC ۸ یا ۱۰ باشد.

■ **عدد خروجی:** عدد خروجی مبدل را نیز می‌توان از رابطه زیر محاسبه کرد:

$$\text{ضریب تفکیک} = \frac{V_{in}}{\text{عدد خروجی مبدل}}$$

در این رابطه V_{in} ولتاژ ورودی به مبدل است. توجه داشته باشید که حداقل ولتاژ ورودی به یک مبدل برابر با ولتاژ مرجع است.

مثال ۹: اگر ولتاژ ورودی به مبدل، یک ولت و ولتاژ مرجع، از نوع داخلی و برابر $\frac{2}{5}V$ باشد، مطلوب است:
 (الف) ضریب تفکیک
 (ب) عدد خروجی مبدل

$$\text{ضریب تفکیک} = \frac{2/5V}{\frac{2^{10}-1}{-1}} = 2/5mv \quad \text{عدد خروجی مبدل} = \frac{1V}{2/5mv} = 400$$

نکته




برای تنظیم ADC در ویزارد مطابق شکل ۱۶-۴، برگه ADC را باز کنید و آن را فعال نمایید. در قسمت volt. ref می‌توانیم مشخص کنیم که ولتاژ مرجع از کدام منبع تأمین شود. در این مثال ولتاژ مرجع را داخلی و برابر با $\frac{2}{5}V$ انتخاب کرده‌ایم.


نکته



برای استفاده از مرجع داخلی لازم است، یک خازن در حد $1\mu F$ ، که طرف دیگر آن به زمین متصل است، بر روی پایه Aref قرار گیرد. در قسمت Clock فرکانس ورودی به قسمت ADC را مشخص می‌کنیم. این فرکانس باید بین $50k$ تا $200k$ هرتز باشد.

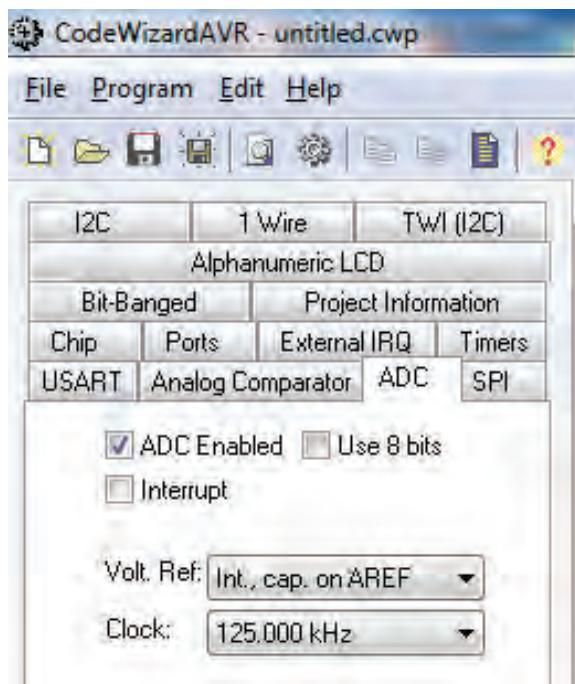

شکل ۱۶-۴- تنظیم ADC در ویزارد

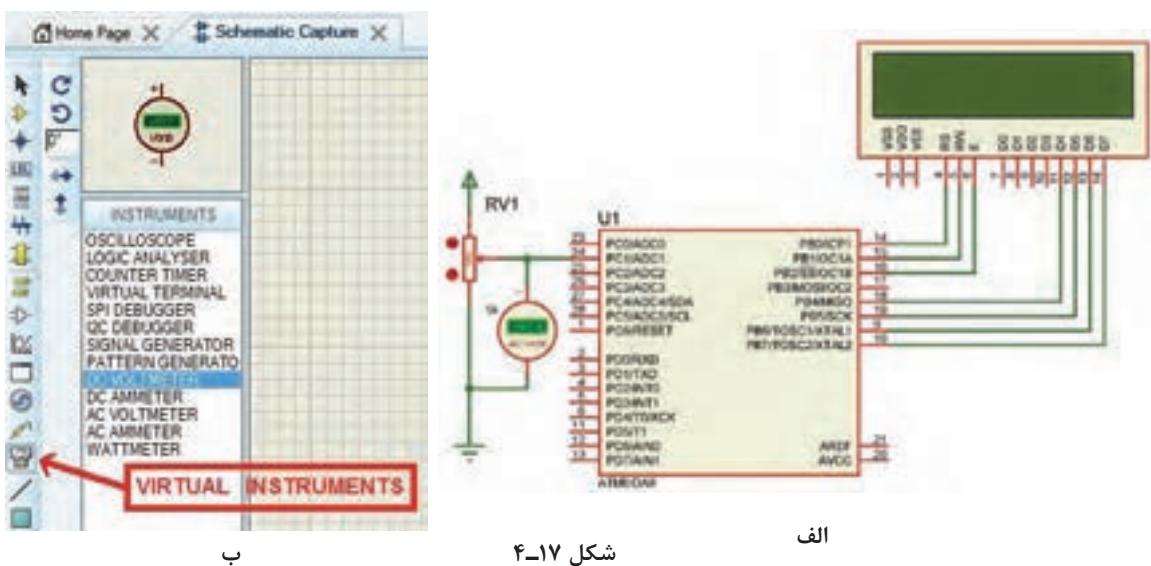

٤-١٧

■ پس از تولید کد ملاحظه می‌شود که تابع (read_adc) به برنامه اضافه شده، ورودی این تابع شماره کانال و خروجی آن که از نوع unsigned int می‌باشد، عدد خروجی مبدل ADC را نشان می‌دهد.

```
// Read the AD conversion result
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
```

جدول ۴-۱۸

```
#include <stdio.h>
unsigned int a;
char s[۶];
void main(void)
{
while (۱)
{
a=read_adc();
sprintf (s,"%۰۴d",a);
lcd_gotoxy(۰,۰);
lcd_puts(s);
delay_ms(۱۰۰);
}}
```

بنابراین نوع متغیری که برای دریافت عدد خروجی تعریف می‌شود را unsigned int انتخاب می‌کنیم. اگر کدهای نوشته شده در جدول ۴-۱۸ را در محل مناسب به برنامه اضافه کنید می‌توانید نتیجه را بر روی lcd ببینید.

فعالیت



با توجه به مدار شکل ۴-۱۸ برنامه را طوری تغییر دهید که یک ولت‌متر داشته باشیم.

- در کتاب مونتاژ و دمونتاژ پایه یازدهم با این سنسور آشنا شدید. حساسیت آن $10 \text{ mV}^{\circ}\text{C}$ است. یعنی اگر دمای محیط 1°C باشد خروجی آن 10 میلیولت خواهد بود.
- می‌خواهیم عدد خروجی مبدل ADC را با ولتاژ مرجع داخلی $۲/۵۶۷$ محاسبه کنیم و برنامه‌ای بنویسیم که دمای محیط را بر روی LCD نمایش دهد.
- همچنین یک موتور FAN را که به میکروکنترلر متصل است در دمای ۳۰ درجه سانتی‌گراد روشن و در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد خاموش کند. (چنانچه در محیطی که این آزمایش را انجام می‌دهید این دو دما قابل دسترس نیست می‌توانید آنها را تغییر دهید).

پاسخ:

جدول ۴-۱۹

<pre>#include <stdio.h> unsigned int a; unsigned char t; char s[۶]; void main(void) { while (۱) { a=read_adc(); t=a/۴; sprintf (s,"Temp=%۰۴d",t); lcd_gotoxy(۰,۰); lcd_puts(s); if(t>=۳۰) { ادامه برنامه در ستون مقابل از بالا ⇒ به پایین }}</pre>	<pre>PORTD.۴=۱; lcd_gotoxy(۰,۱); lcd_putsf("MOTOR ON "); } if(t<=۲۵) { PORTD.۴=۰; lcd_gotoxy(۰,۱); lcd_putsf("MOTOR OFF "); } delay_ms(۱۰۰);</pre>
---	---

موارد مطابق شکل ۴-۱۸ است. در شکل ۴-۱۹ پایه‌های سنسور LM۳۵ و ترانزیستور BDX53C آمده است.


مقدار عدد خروجی و ضریب تفکیک را محاسبه می‌کنیم.

$$\text{ضریب تفکیک} = \frac{۲/۵۶۷}{۱۰۲۴} = ۲/۵\text{mV}$$


$$\text{عدد خروجی} = \frac{۱۰\text{mV}}{۲/۵\text{mV}} = ۴$$

با توجه به این که به ازای دمای 1°C عدد خروجی مبدل ۴ است پس برای نمایش دما روی LCD باید عدد خروجی مبدل را برابر ۴ تقسیم کنیم.

کدهای داده شده در جدول ۴-۱۹ را به کدهای تولید شده توسط ویزارد اضافه کنید.

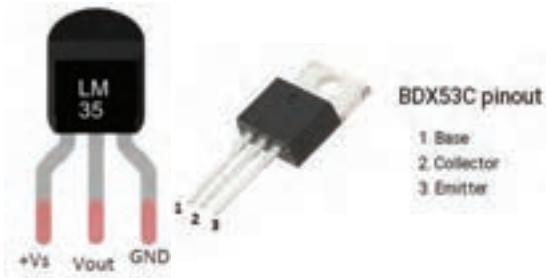

شکل ۴-۱۹- پایه‌های سنسور LM35 و BDX53

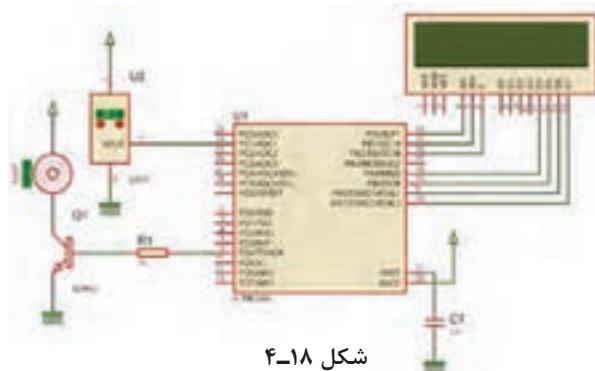


شکل ۴-۱۸

مثال ۱۲: کار با LDR

(light dependent resistor) یک مقاومت متغیر با تغییر شدت نور است. مقاومت این قطعه در تاریکی حدود $100\text{k}\Omega$ و در نور شدید در حد 100Ω است.

■ می‌خواهیم با توجه به مدار شکل ۴-۲۰ برنامه‌ای بنویسیم که با کم شدن نور محیط، لامپ متصل به رله روشن و با زیاد شدن نور محیط، لامپ خاموش شود.

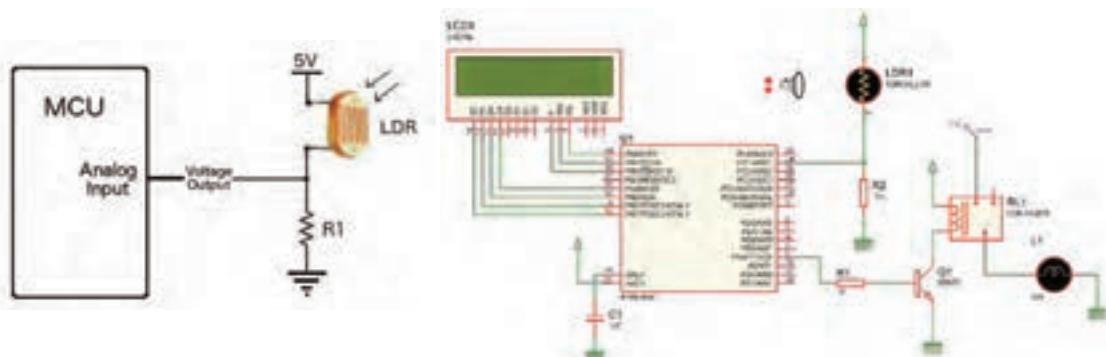

شکل ۴-۲۰

■ در این پروژه نیز از مبدل آنالوگ به دیجیتال استفاده شده است. LDR با یک مقاومت سری شده، در نتیجه با کم و زیاد شدن نور محیط، مقاومت آن و در نتیجه ولتاژ ورودی به ADC تغییر می‌کند.

■ برای کنترل لامپ، عدد خروجی ADC را خوانده و روی LCD نمایش می‌دهیم.


■ با کم و زیاد کردن نور محیط و خواندن عدد روی LCD، تصمیم می‌گیریم که بر روی چه عددی لامپ روشن و یا خاموش شود.

■ توجه داشته باشید که دو عدد انتخابی باید از هم فاصله مناسبی داشته باشند تا تغییر جزیی نور محیط، لامپ را به صورت پی‌درپی روشن و خاموش نکند.

مطابق شکل ۴-۲۱ ولتاژ مرجع را AVCC درنظر بگیرید. کدهای داده شده در جدول ۴-۲۰ را به کدهای تولید شده توسط ویزارد اضافه کنید.

توجه



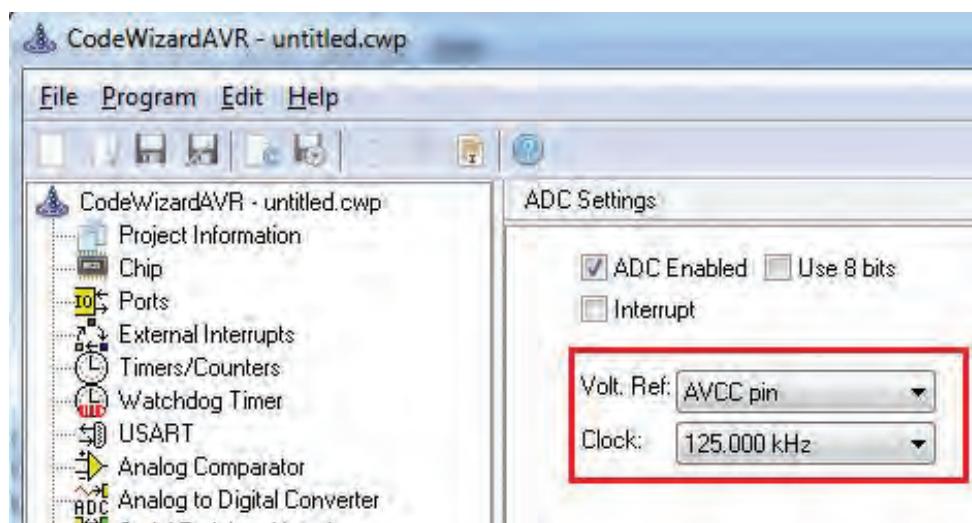

شکل ۴-۲۱- تنظیم ولتاژ مرجع

جدول ۴-۲۰

<pre>#include <stdio.h> unsigned int a; char s[16]; void main(void) { while (1) { a=read_adc(); sprintf (s,"Light=%d",a); lcd_gotoxy(0,0); lcd_puts(s); ادامه برنامه در ستون مقابل از بالا ⇒ به پایین</pre>	<pre>if(a>=550) { PORTD.4=1; Lcd_gotoxy(0,1); lcd_putsf("LAMP ON "); } if(a<=500) { PORTD.4=0; Lcd_gotoxy(0,1); lcd_putsf("LAMP OFF "); } delay_ms(100);}}</pre>
---	--

یکی از درگاه‌های بسیار پرکاربرد در میکروکنترلرهای UART است. درباره چگونگی اتصال سختافزاری مازولهای آماده شکل ۴-۲۲ از قبیل حسگر اثر انگشت، کارت‌خوان‌های GPS، RFID و GSM به میکروکنترلر تحقیق کنید و نتیجه را در قالب یک گزارش به کلاس ارائه دهید.

تحقیق کنید





شکل ۴-۲۲- اتصال ماژول به میکروکنترلر

الگوی آزمون نرم افزاری واحد یادگیری ۴

مشابه یکی از مثال‌ها یا فعالیت‌های داده شده در متن واحد یادگیری را به صورت نرم افزاری اجرا کنید.

الگوی آزمون نظری واحد یادگیری ۴

- ۱- دستور `#include <mega8.h>` در برنامه، بارگراف کتابخانه میکرو را معرفی می‌کند.
درست نادرست

۲- دستور مربوط به شرط حلقه `for` و دستور تأخیر را بنویسید.

۳- LCD کاراکتری 2×16 نسبت به سایر LCD‌ها پر کاربرد‌تر است.

درست نادرست

۴- برای اتصال LCD کاراکتری به میکروکنترلر، باید پایه‌های دیتای تا متصل شود.

۵- برای نوشتن کلمات در LCD با استفاده از میکروکنترلر حتماً باید از نرم افزاری مانند ویزارد استفاده کنیم.
درست نادرست

۶- در مثال؛ `[۶] chars s و عدد ۶ چه مفهومی دارد؟`

۷- کد اسکی یک کد که در به کار می‌رود و در سطح جهان کاربرد یکسانی دارد.

۸- خروجی ۸ بیت یا ۱۰ بیت در ADC چه تفاوتی با هم دارد و روی چه مشخصه‌ای تأثیر می‌گذارد؟

ارزشیابی واحد یادگیری ۴: کسب شایستگی در برنامه‌نویسی به زبان C

شرح کار:

۱- تحلیل برنامه‌های نوشته شده به زبان C برای شمارنده ۲- تحلیل برنامه‌های نوشته شده به زبان C برای LCD ۳- تحلیل برنامه‌های نوشته شده به زبان C برای کنترل دما و نور ۴- اجرای انواع برنامه‌های کنترلی با نرم‌افزار

استاندارد عملکرد: تحلیل انواع برنامه‌های آماده به زبان C برای مدارهای کنترلی ساده با استفاده از خروجی‌های LCD و LED ورودی‌های حسگر دما، رطوبت و نور

شاخص‌ها:

انتخاب فضای مورد نظر و مناسب بودن آن (میز کار)
تحلیل برنامه نوشته شده به زبان C برای شمارنده یا LCD (۳۰ دقیقه)
تحلیل برنامه نوشته شده به زبان C کنترل دما، رطوبت و نور (۳۰ دقیقه)
اجرای نرم‌افزاری انواع برنامه‌ها (۴۰ دقیقه)

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات: شرایط انجام کار مشابه بقیه واحدهای یادگیری


معیار شایستگی:

ردیف	مراحل کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	تحلیل انواع برنامه‌های آماده ساده	۱	
۲	تحلیل انواع برنامه‌ها برای شمارنده با LCD	۲	
۳	تحلیل انواع برنامه‌ها برای کنترل دما، نور و رطوبت	۲	
شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
۱- رعایت نکات ایمنی دستگاه‌ها ۲- دقیق و تمرکز در اجرای کار ۳- شایستگی تفکر و یادگیری مدام‌العمر ۴- اخلاق حرفه‌ای			
میانگین نمرات			*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.

پودمان ۳

تحلیل مدارهای دیجیتال

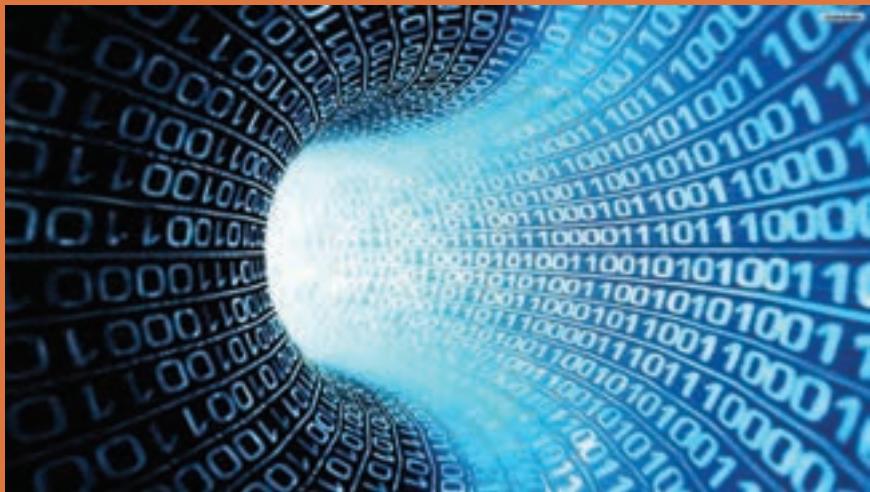

دنیای کنونی که نام آن دهکده جهانی مطرح شده، به دلیل وجود شبکه‌های پیچیده و پیشرفته اطلاع‌رسانی و تجهیزات مدرن مخابراتی و حمل و نقل است. تحول در این زمینه نیز سبب استفاده از این پدیده‌های مدرن در سایر زمینه‌های صنعتی، نظامی، کشاورزی و پژوهشی شده است و به کارگیری این نوع تجهیزات و دستگاه‌ها که کارایی بالای دارند، تقریباً همه‌گیر شده است. منشأ این کارایی را می‌توان در علوم دیجیتال جست‌وجو کرد. یکی از کاربردهای دیجیتال در رسانه‌های جمعی، رسانه‌های رایانه‌ای است. با توجه به این پدیده، در سال‌های آینده شاهد کاربرد بسیار محدود دستگاه‌های آنالوگ خواهیم بود و دستگاه‌های دیجیتالی همه‌گیر خواهند شد. کما اینکه هم اکنون استفاده از گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی فراگیر شده است و طولی نمی‌کشد که دیگر نمی‌توانید نمونه‌های گیرنده‌های آنالوگ تلویزیون را در منازل ببینید. زیرا انتقال حجم عظیم اطلاعات در زمان بسیار کوتاه، بازسازی اطلاعات ارسالی در مقصد با کیفیت بسیار بالا و تحلیل دقیق اطلاعات از طریق سامانه‌های دیجیتالی به آسانی امکان پذیر شده است.

بنابراین با توجه به نیازی که در ارتباط با تأمین نیروی انسانی وجود دارد، در این پیمانه، در دو واحد یادگیری مطالب پایه‌ای مورد نیاز مربوط به مدارهای دیجیتالی را آموزش می‌دهیم.

واحد یادگیری ۵

کسب شایستگی در به کار گیری قوانین جبر بول و نقشه کارنو (به صورت محاسباتی و نرم افزاری)

آیا تابه حال فکر کرده اید:

- چرا باید توابع منطقی را ساده کنیم؟
- بستن مدارهای دیجیتالی با گیت‌های کمتر چه مزایایی دارد؟
- چه قوانینی برای نوشتند و ساده کردن توابع منطقی وجود دارد؟
- قوانین جبر بول چه شباهت‌هایی با قوانین حاکم بر اتحادهای ریاضی دارد؟
- چه روش‌هایی برای ساده‌سازی توابع منطقی وجود دارد؟
- چه نرم افزارهایی برای ساده‌سازی توابع منطقی وجود دارد؟
- ساده‌سازی توابع منطقی با نرم افزار، چه کمکی به آموزش می‌کند؟

برای طراحی مدارهای دیجیتالی باید از روش‌های استاندارد و تعریف شده‌ای استفاده کنیم که بتواند کار طراحی مدار را ساده کند. نخستین گام در این راستا، نوشتند توابع منطقی و ساده کردن آن است. به این ترتیب می‌توانیم در طراحی و ساخت مدارهای الکترونیک و دیجیتالی از قطعات کمتری استفاده کنیم. همان‌طور که می‌دانید، استفاده از تعداد زیاد گیت‌های دیجیتالی سبب افزایش تعداد قطعات و در پی آن اشغال حجم زیاد، تلفات توان بالا، تأخیر در انتشار زیاد و هزینه بالا می‌شود. یکی از روش‌ها برای ساده‌سازی توابع منطقی، استفاده از قوانین جبر بول است.

در این واحد یادگیری، ابتدا قوانین جبر بول توضیح داده می‌شود، سپس در ارتباط با آن چند مثال و تمرین حل می‌کنید تا بتوانید به مهارت‌های لازم برای به کار گیری این قوانین برسید. بعد از کسب مهارت در قوانین جبر بول، توابع منطقی را با استفاده از نقشه کارنو ساده خواهید کرد. به کار گیری نرم افزار برای ساده‌سازی توابع منطقی می‌تواند صحت عملکرد ما را مورد تأیید قرار دهد.


استاندارد عملکرد

به کار گیری قوانین جبر بول و نقشه کارنو برای ساده‌سازی توابع منطقی

۱-۵-یادآوری گیت‌های منطقی

با گیت‌های منطقی پایه در پومنهای قبلی آشنا شده‌اید. جهت یادآوری عملکرد گیت‌های منطقی پایه، در جدول ۱-۵، نماد، تابع منطقی خروجی بر حسب متغیرهای ورودی و جدول درستی آنها را آورده‌ایم. لازم است جهت یادآوری، جدول را مورد مطالعه دقیق قرار دهید.

جدول ۱-۵ نماد، تابع منطقی و جدول درستی

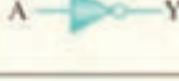نام دروازه	نماد (نمودل گرافیکی)	تابع منطقی	جدول درستی															
AND		$Y = AB$	<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th><th>B</th><th>Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>	A	B	Y	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1
A	B	Y																
0	0	0																
0	1	0																
1	0	0																
1	1	1																
OR		$Y = A + B$	<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th><th>B</th><th>Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>	A	B	Y	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
A	B	Y																
0	0	0																
0	1	1																
1	0	1																
1	1	1																
NOT		$Y = \overline{A}$	<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th><th>Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	A	Y	0	1	1	0									
A	Y																	
0	1																	
1	0																	
NAND		$Y = \overline{AB} = (AB)'$	<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th><th>B</th><th>Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	A	B	Y	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0
A	B	Y																
0	0	1																
0	1	1																
1	0	1																
1	1	0																
NOR		$Y = \overline{A+B} = (A+B)'$	<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th><th>B</th><th>Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	A	B	Y	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0
A	B	Y																
0	0	1																
0	1	0																
1	0	0																
1	1	0																
XOR		$Y = A \oplus B = \overline{AB} + A\overline{B}$	<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th><th>B</th><th>Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	A	B	Y	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0
A	B	Y																
0	0	0																
0	1	1																
1	0	1																
1	1	0																
XNOR		$Y = \overline{A \oplus B} = \overline{AB} + A\overline{B}$	<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th><th>B</th><th>Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>	A	B	Y	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1
A	B	Y																
0	0	1																
0	1	0																
1	0	0																
1	1	1																
Buffer		$Y = A$	<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th><th>Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>	A	Y	0	0	1	1									
A	Y																	
0	0																	
1	1																	




- با توجه به مدار معادل کلیدی شکل ۵-۱، نماد هرگیت را در محل تعیین شده رسم کنید و تابع منطقی خروجی را برحسب متغیرهای ورودی بنویسید.

ردیف	نماد معادل کلیدی گیت	نماد گیت	تابع منطقی خروجی برحسب متغیرهای ورودی
۱			
۲			
۳			

شکل ۵-۱

- با توجه به شکل الف و ب ۵-۲، تراز منطقی ۰ یا ۱ را در خروجی‌های X و Y مربوط به هر گیت تعیین کرده و در جدول درستی هر یک از مدارها درج کنید.

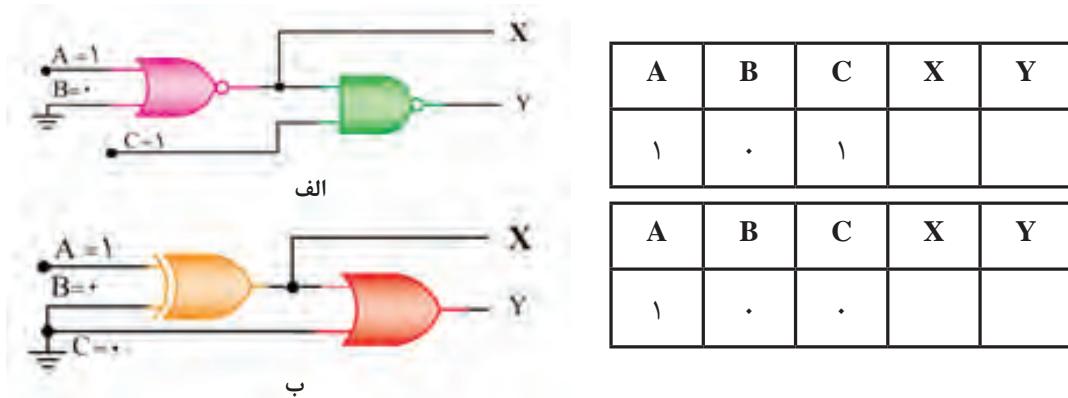

شکل ۵-۲

۲-۵- قوانین جبر بول (Boolean Algebra)

جبر بول مدلی ریاضی برای مدارهای منطقی است که چگونگی عملکرد یک مدار دیجیتالی را با زبان ریاضی تعریف شده خاص خود بیان می‌کند. با استفاده از قوانین جبر بول، مدل ریاضی ساده و قبل استفادهای برای انواع مدارهای منطقی، مدارهای ترکیبی و ترتیبی دیجیتالی ارائه می‌شود. با استفاده از این روابط می‌توانیم به موارد زیر دست یابیم.

- روابط بین خروجی‌ها و ورودی‌های مدار به صورت ساده‌ترین شکل ریاضی.
- اجزای واقعی مدارهای کاربردی و عملی و آموزش آنها به ساده‌ترین شکل.
- بیان صحیح عملکرد منطقی مدارها.

برای فراگیری جبر بول و روابط آن لازم است برخی از مفاهیم را به خوبی یاد بگیریم. بدیهی است بدون فراگیری این مفاهیم نمی‌توانیم مدل‌های ریاضی جبر بول را به کار ببریم یا آنها را ساده کنیم. بسیاری از این موارد با مفاهیم پایه‌ای ریاضی تطابق داشته و برخی از آنها مربوط به جبر بول است. در ادامه به شرح این مطالب می‌پردازیم.

عضو خنثی: اگر در عملیات ریاضی، صفر را با اعداد یا توابع ریاضی دیگر جمع کیم تأثیری در آن عدد یا تابع ندارد. این حالت یعنی در عملیات جمع به صفر عضو خنثی می‌گوییم. همچنین اگر عدد یک را در عدد یا تابع ریاضی ضرب کنیم، در عدد یا تابع ریاضی تأثیری ندارد. یعنی در عملیات ضرب، عدد یک را عضو خنثی می‌گوییم. در این قسمت می‌خواهیم تأثیر عضو خنثی در عمل منطقی AND و OR را مورد بررسی قرار دهیم.

□ **عضو خنثی (inactive)** در عمل منطقی OR: در عمل منطقی OR، وقتی متغیر یا تابع با عضو خنثی جمع منطقی (OR) می‌شود، تابع یا متغیر به همان شکل باقی می‌ماند. در این عمل منطقی، صفر منطقی را که چنین خاصیتی دارد عضو خنثی می‌نامند.

$$\text{مثال ۱: } + A = A$$

$$\text{مثال ۲: } + AB + \bar{C}D = AB + \bar{C}D$$

□ **عضو خنثی در عمل منطقی AND:** در عمل منطقی AND، یک منطقی را عضو خنثی می‌نامند.

با توجه به تعریف بیان شده برای عضو خنثی در عمل منطقی OR، چرا عدد یک را برای عمل منطقی AND عضو خنثی می‌نامند؟

فکر کنید



مدارهای کلیدی $A + 0 = A$ و $1 \cdot A = A$ را رسم کنید و عملکرد مدارهای کلیدی را بررسی کرده و نتیجه را ارائه دهید.

کارگروهی



توجه داشته باشید که صفر ("0") معادل مدار کلید همیشه باز و یک ("1") معادل مدار کلید همیشه بسته است.

نکته



فعالیت در منزل



با استفاده از یکی از نرم افزارهایی که آموخته اید، عضو خنثی را در عمل منطقی OR و AND، در دو حالت به صورت مدار کلیدی و گیت منطقی بیندید و نتیجه عملکرد مدارها را مشاهده کنید و با مفاهیم تعریف شده تطبیق دهید.

پارش فکری



- اگر متغیر یاتابع منطقی با یک منطقی (۱) OR شود، حاصل چه خواهد شد؟ چرا؟ $1+A=?$
 - اگر متغیر یاتابع منطقی با صفر منطقی (۰) AND شود، حاصل چه خواهد شد؟ چرا؟ $0 \cdot A=?$
- پس از پارش فکری نتیجه را جمع بندی کنید و در قالب یک گزارش کوتاه ارائه دهید.

قانون یکسانی یا عینیت (Identity)
هرگاه متغیر یاتابع منطقی با خودش جمع منطقی شود (OR) یا ضرب منطقی شود (AND)، حاصل همان متغیر یاتابع خواهد بود.

فکر کنید



توجه داشته باشید که این عملیات با عملیات ریاضی تطبیق ندارد و از عملیات ویژه جبر بول است.
چرا؟ با مثال شرح دهید

$$\text{مثال ۵: } A \cdot A = A \quad A + A + A = A$$

$$\text{مثال ۶: } AC + BD + AC + BD = AC + BD$$

$$\text{مثال ۷: } A \cdot AB = AB$$

$$\text{مثال ۸: } (\overline{A} \overline{B} + CD) \cdot (\overline{A} \overline{B} + CD) = \overline{A} \overline{B} + CD$$

فعالیت



تابع F_1 و F_2 را ساده کنید.

$$1) F_1 = AB + AB + CCD$$

$$2) F_2 = \overline{A} \overline{A} BC + \overline{A} BC + BBC$$

قانون جابه جایی (Relocation): در عمل منطقی OR و AND بین چند متغیر، متغیرها جابه جایی پذیرند.

فکر کنید



این قانون با کدام یک از مفاهیم ریاضی انطباق دارد؟

$$\text{مثال ۹: } A + B + C = A + C + B = C + A + B = B + C + A$$

$$\text{مثال ۱۰: } A \cdot B \cdot C = B \cdot C \cdot A = C \cdot A \cdot B$$

قانون اتحاد (association)

$$\text{مثال ۱۱: } A + (B + C) = (A + B) + C$$

$$\text{مثال ۱۲: } A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$$

آیا قانون اتحاد با قوانین و مفاهیم ریاضی انطباق دارد؟ پاسخ دهید و پاسخ خود را به بحث بگذارید و جمع‌بندی کنید.

فکرکنید



قانون توزیع (Distribution)

□ توزیع AND در OR

مثال ۱۳: $A \cdot (B+C) = A \cdot B + A \cdot C$

□ توزیع OR در AND

مثال ۱۴: $A + B \cdot C = (A + B) \cdot (A + C)$

آیا عملیات مثال ۱۴ شبیه عمل فاکتورگیری است یا از عملیات ویژه جبر بول به شمار می‌آید؟

فکرکنید



با توجه به مقادیر داده شده به متغیرهای A، B و C، جدول ۵-۲ را کامل کنید. سپس نتیجه بگیرید که آیا طرفین تساوی مربوط به توزیع OR در AND با هم برابر است؟ نتیجه را به بحث بگذارید.

فعالیت



جدول ۵-۲

تابع خروجی (A+B). (A+C)	تابع خروجی A+C	تابع خروجی A+B	تابع خروجی A+B.C	تابع خروجی B.C	متغیر C	متغیر B	متغیر A
·	·	·					
·	·	1					
·	1	·					
·	1	1					
1	·	·					
1	·	1					
1	1	·					
1	1	1					



مدار کلیدی C و $A+BC$ و $(A+B)(A+C)$ را به طور جداگانه بیندید و با تغییر وضعیت کلیدهای A ، B و C جدولی تشکیل دهید و مباحث درج شده در ستون‌های جدول را از نظر علمی تأیید کنید و اثبات کنید که عملکرد مدار اولیه و مدار حاصل از توزیع OR در AND یکسان است.

قانون متمم (Complement)

- اگر متغیری با نفی خودش OR شود، حاصل یک منطقی (۱) می‌شود. این عمل جبر بول را قانون متمم می‌گویند.

$$A + \bar{A} = 1$$

- اگر متغیری با نفی خودش AND شود، حاصل صفر منطقی (۰) می‌شود. این عمل جبر منطقی را نیز قانون متمم می‌گویند.

$$A \cdot \bar{A} = 0$$



با توجه به قانون متمم جدول ۵-۳ را تکمیل کنید.

جدول ۵-۳

A	\bar{A}	$A + \bar{A}$	$A \cdot \bar{A}$
.			
۱			

■ ساده‌سازی توابع با استفاده از قوانین جبر بول

با استفاده از قوانین جبر بول می‌توانیم تابع منطقی را ساده کنیم. در این قسمت ساده‌سازی را از طریق مثال تشریح می‌کنیم.

مثال ۱۵: تابع منطقی $F = A + \bar{A}B$ را ساده کنید.

پاسخ:

با به کار گیری قانون توزیع نتیجه می‌شود:

$$F = (A + \bar{A})(A + B)$$

$$F = 1 \cdot (A + B) = A + B$$

مثال ۱۶: تابع F را ساده کنید. $F = A + AB$

پاسخ: با به کار گیری قوانین جبر بول داریم:

$$F = A \cdot 1 + A \cdot B \quad F = A(1 + B) = A(1) = A$$

مثال ۱۷: تابع Y به صورت $Y = \bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{B}$ تعریف شده است.

الف) مدار منطقی تابع Y را با گیت‌های منطقی رسم کنید.

ب) تابع Y را توسط قوانین جبر بول ساده کنید.

پ) مدار ساده شده را رسم کنید.

پاسخ:

الف) برای هر یک از گیت‌های داده شده درتابع، نماد آن را رسم می‌کنیم، سپس ورودی‌ها و خروجی‌ها را ارتباط می‌دهیم. شکل ۵-۳ مدار معادل Y را نشان می‌دهد.

ب) با توجه به قوانین جبر بول تابع را ساده می‌کنیم. با استفاده از قانون توزیع داریم:

$$Y = A\bar{B} + \bar{A}\bar{B} = \bar{B}(A + \bar{A})$$


$$Y = \bar{B} \quad (1)$$

با استفاده از قانون متمم داریم:


با استفاده از قانون عضو خنثی داریم

$$Y = \bar{B}$$

پ) مدار ساده شده به صورت شکل ۵-۴ در می‌آید.

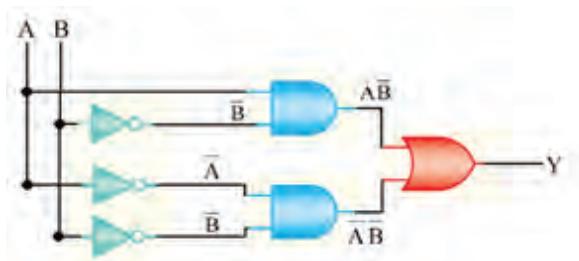

شکل ۵-۳-۵- مدار معادل تابع Y

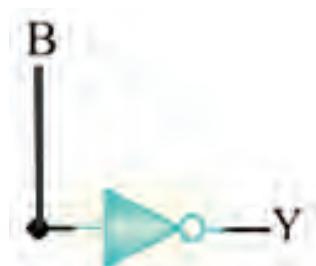

شکل ۵-۴- مدار ساده شده تابع Y

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، با توجه به قوانین ساده‌سازی جبر بول، توانستیم تابعی را که در آن تعداد ۲ متغیر قرار دارد و عملًا برای مدار آن مجبور بودیم تعداد ۶ گیت به کار ببریم، تبدیل به تابعی با یک متغیر و یک گیت نماییم.

مثال ۱۸: تابع $F = \bar{A}\bar{B} + A\bar{B} + AB$ را ساده کنید.

پاسخ:

$$F = \bar{A}\bar{B} + A(\bar{B} + B)$$

با استفاده از قانون توزیع داریم:

$$F = \bar{A}\bar{B} + A(1) = \bar{A}\bar{B} + A$$

با استفاده از قانون متمم داریم:

$$F = (A + \bar{A})(A + B) = 1(A + B) = (A + B)$$

با به کارگیری دوباره قانون توزیع و متمم داریم:

فعالیت در ساعت

غیر درسی



مدار معادل تابع اولیه و تابع ساده شده مثال ۱۸ را رسم کنید.

بحث کنید



درباره تعداد متغیرها و تعداد گیت‌های تابع اولیه بحث کنید و تعداد متغیرها و تعداد گیت‌ها را در هر دو حالت با هم مقایسه کنید. همچنین بررسی کنید آیا خروجی‌ها برای هر دو حالت یکسان است یا خیر؟

فعالیت



تابع $Y = \overline{ABC} + A\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}\overline{C}$ را با استفاده از قوانین جبر بول ساده کنید. سپس از روی تابع ساده شده مدار منطقی Y را رسم کنید.

فعالیت نرم‌افزاری در ساعت غیر درسی



هر دو تابع اصلی و ساده شده را به صورت نرم‌افزاری ببندید و عملکرد آنها را با هم مقایسه کنید. آیا نتیجه یکسان است؟

تمرین نرم‌افزاری در ساعت غیر درسی



تابع $Y = \overline{ABC} + A\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}\overline{C}$ را با استفاده از دستگاه Logic Convertor در نرم‌افزار مولتی‌سیم، ساده کنید و نتیجه را با تابع ساده شده توسط قوانین جبر بول مقایسه کنید.

نکته



تابع نرم‌افزاری اصلی و ساده شده توسط هنرآموز نمایش داده شود.

تمرین



مدار منطقی تابع Y را در تمرین نرم‌افزاری فوق با استفاده از گیت‌های منطقی رسم کنید و خروجی آن را به دست آورید. سپس تابع را ساده کنید و مدار منطقی تابع ساده شده را نیز ترسیم کنید و خروجی آن را تعیین نمایید. نتایج حاصل از خروجی‌ها را در دو حالت با هم مقایسه کنید. اگر عملیات ساده‌سازی را درست انجام داده باشید، خروجی‌ها باید برابر باشند. پس ازین تطبیق نتایج را برای هر دو حالت با نتایج حاصل از نرم‌افزار مقایسه کنید. نتیجه را در قالب یک گزارش ارائه دهید.

جدول ۵-۴

A	B	C	F
•	•	•	•
•	•	1	•
•	1	•	1
•	1	1	1
1	•	•	•
1	•	1	•
1	1	•	1
1	1	1	1

تمرین نرم‌افزاری:

- الف) تابع منطقی جدول درستی ۵-۴ را بنویسید.
- ب) توسط Logic Converter تابع F را ساده کنید.
- پ) توسط قوانین جبر بول تابع F را ساده کنید.
- ت) مدارهای مربوط به تابع ساده شده را رسم کنید.
- ث) نتیجه عملیات انجام شده توسط خود را با عملکرد نرم‌افزار مقایسه کنید.



- با استفاده از تجربه‌های کسب شده، تعداد حداقل سه تابع با سه متغیر طراحی کنید.
- با استفاده از قوانین جبر بول توابع را ساده کنید.
- مدار معادل منطقی هر یک از توابعی را در دو حالت اصلی و ساده شده با استفاده از گیت‌های منطقی ترسیم کنید.
- توابع اصلی را با نرم‌افزار شبیه‌سازی کنید و خروجی هر یک را به دست آورید.
- توابع ساده شده را با نرم‌افزار شبیه‌سازی کنید و خروجی هر یک را به دست آورید.
- هر یک از توابع طراحی شده در حالت ساده‌سازی با قوانین جبر بول و نرم‌افزاری را با هم مقایسه کنید و نتیجه آن را در قالب گزارش بنویسید.

الگوی پرسش: با به کار گیری قوانین جبر بول توابع زیر را ساده کنید. سپس مدار تابع اصلی و تابع ساده شده را ترسیم کنید. در نهایت صحت مدارها را با نرم‌افزار logic converter تأیید نمایید.

$$1-F_1 = \overline{AB} + A\overline{B} + AB$$

$$2-F_2 = \overline{A}\overline{C} + ABC$$

$$3-F_3 = \overline{ABC} + \overline{ACB} + \overline{BAC} + \overline{BCA}$$

$$4-F_4 = \overline{ABC} + \overline{ACB} + \overline{BAC} + \overline{BCA}$$

$$5-F_5 = A\overline{C} + B\overline{C} + \overline{AB} + \overline{A}\overline{B}$$

۳-۵- قانون دمورگان

■ هرگاه روی تمام متغیرهای یک تابع منطقی علامت منفی کامل یا نفی کلی وجود داشته باشد ($Y = \overline{A \cdot B}$ یا $Y = \overline{A + B}$) می‌توان علامت نفی را روی تک تک متغیرهای تابع اثر داد. در این حالت لازم است براساس قانون دمورگان عمل منطقی بین متغیرها از AND یا از OR به AND یا از OR به OR تغییر کند.

$$Y = \overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$

مثال ۱۹:

$$Y = \overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$$

به این ترتیب پس از تبدیل می‌توانیم توابع منطقی را با کمک قوانین جبر بول ساده کنیم.

مثال ۲۰: تابع $F = \overline{A + B + C}$ را با استفاده از قانون دمورگان ساده کنید.

$$F = \overline{\overline{A + B + C}} = \overline{\overline{A}} \cdot \overline{\overline{B}} \cdot \overline{\overline{C}}$$

تمرین: تابع $F = \overline{A \cdot B \cdot C}$ را با استفاده از قانون دمورگان ساده کنید.

مثال ۲۱: تابع $F = \overline{A + BC}$ را با استفاده از قانون دمورگان و قوانین جبر بول ساده کنید.

پاسخ: چون علامت منفی یا نفی کلی روی تمام تابع وجود دارد و تابع ترکیبی از سه متغیر به صورت AND و OR است باید عملیات ساده‌سازی طی چند مرحله انجام شود.

مرحله اول: طبق قانون دمورگان علامت نفی کلی روی تابع را به متغیر A و متغیرهای عبارت B, C منتقل

$$F = \overline{A + BC} = \overline{A} \cdot \overline{BC}$$

و عمل منطقی OR را به AND تبدیل می‌نماییم.

همان طور که مشاهده می‌شود عمل منطقی بین متغیرهای A و B.C از AND OR به تبدیل شده است.
مرحله دوم: علامت نفی روی متغیرهای C.B را به متغیرهای C و B انتقال می‌دهیم و عمل منطقی AND را به OR تبدیل می‌نماییم.

$$F = \overline{A} \cdot \overline{BC} = \overline{A} \cdot (\overline{B} + \overline{C})$$

مرحله سوم: با استفاده از قانون توزیع \overline{A} را در متغیرهای \overline{B} و \overline{C} توزیع می‌کنیم.

$$F = \overline{A} \cdot (\overline{B} + \overline{C}) = \overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{C}$$

مثال ۲۲: قانون دمورگان را برای تابع Y به کار ببرید.
پاسخ:

$$F = (\overline{A} \cdot \overline{B}) \cdot (\overline{C} \cdot \overline{D}) = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}\overline{D}$$

نکته: با استفاده از قانون دمورگان می‌توانیم تابع $Y = \overline{ABC}$ را به صورت $Y = \overline{A} + \overline{B} + \overline{C}$ نیز بنویسیم.
بحث کنید: چگونگی حل مثال ۲۲ را مرحله به مرحله بگذارید تا قانون دمورگان و قوانین جبر بول کاملاً ملکه ذهنتان شود.



با توجه به طرف اول و دوم تابع $F = \overline{A+B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$ جدول ۵-۵ را کامل کنید.

اثبات کنید: نتایج حاصل شده در جدول ۵-۵ را به بحث بگذارید و اثبات کنید که در هر مرحله طرف اول و دوم با هم برابر است.

الگوی پرسش:

۱- تابع F را ساده کنید. مشابه مثال ۲۱، هریک از مراحل را به تفکیک بنویسید.

$$F = A + \overline{ABC}$$


۲- ابتدا تابع منطقی خروجی‌های X و Y شکل ۵-۵ را بر حسب متغیرهای ورودی A و B بنویسید، سپس تابع خروجی Y را با استفاده از قوانین دمورگان و جبر بول ساده کنید.

۳- با استفاده از قوانین دمورگان و جبر بول تابع Y را ساده کنید.


۴- در شکل ۵-۶ تابع منطقی خروجی هر گیت را بر حسب متغیرهای ورودی A و B بنویسید سپس تابع خروجی D را با استفاده از قوانین جبر بول و دمورگان ساده کنید.

جدول ۵-۵

طرف اول			طرف دوم		
A	B	$A+B$	$\overline{A+B}$	\overline{A}	\overline{B}
۰	۰				
۰	۱				
۱	۰				
۱	۱				

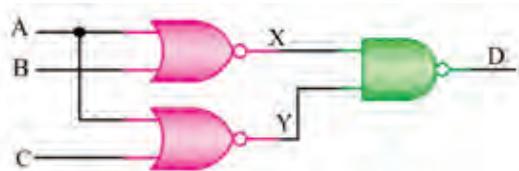

شکل ۵-۶

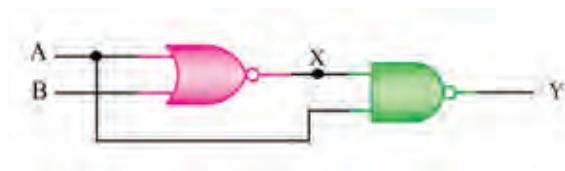

شکل ۵-۵

۴-۵-مین ترم یک تابع (Minterm)

جدول ۵-۷

A	B	F
.	.	۱
.	۱	.
۱	.	۱
۱	۱	۱

جدول ۵-۶

A	B	F
.	.	$\bar{A}\bar{B}$
.	۱	$\bar{A}B$
۱	.	$A\bar{B}$
۱	۱	AB

جدول ۵-۸

ورودی‌ها			خروجی
A	B	C	Y
.	.	.	.
.	.	۱	۱ $\Rightarrow \bar{A}\bar{B}C$
.	۱	.	.
.	۱	۱	.
۱	.	.	۱ $\Rightarrow AB\bar{C}$
۱	.	۱	۱ $\Rightarrow A\bar{B}C$
۱	۱	.	.
۱	۱	۱	۱ $\Rightarrow ABC$

■ یک تابع با دو متغیر A و B را در نظر بگیرید. جدول درستی این تابع دارای $2^2 = 4$ حالت است. هریک از این حالت‌ها را یک مین‌ترم می‌نامیم. بنابراین تابع می‌تواند چهار حالت یا چهار مین‌ترم داشته باشد. جدول درستی تابع با دو متغیر و مین‌ترم‌های آن در هر ردیف، در جدول ۵-۷ نشان داده شده است. در جدول ۵-۷ تابع F را برای یک سامانه فرضی در نظر می‌گیریم و مقادیر معادل صفر و یک آن را طبق جدول ۵-۷ می‌نویسیم. همان‌طور که ملاحظه می‌شود در سه ردیف از ستون مربوط به تابع F، مقدار تابع یک و در یک ردیف مقدار تابع صفر است. بنابراین تابع F برای ردیف‌هایی که ۱ است خروجی دارد. در نهایت تابع به صورت $F = \bar{A}\bar{B} + \bar{A}B + AB$ درمی‌آید.

اصطلاحاً می‌گوییم این تابع به صورت مین‌ترم نوشته شده است، زیرا مین‌ترم مربوط به مقدار صفر آن را حذف کرده‌ایم. تابع مین‌ترم دارای ۲ مشخصه به شرح زیر است:

■ در همه عبارت‌های تابع باید همه متغیرها یا نفی آنها حتماً وجود داشته باشد.

■ تابع حاصل از این مین‌ترم به صورت مجموعی (OR) از عبارت‌هایی است که در هر عبارت متغیرها با هم AND شده‌اند.

اثبات کنید: تابع $F = \bar{A}\bar{B} + \bar{A}B + AB$ را به بحث بگذارید. آیا دو مشخصه ذکر شده برای این تابع صدق می‌کند؟ توضیح دهید چرا؟

پژوهش



فعالیت



مثال ۲۳: به جدول ۵-۸ توجه کنید. این جدول مربوط به خروجی یک سامانه فرضی است که تعداد سه متغیر و تعداد ۸ مین ترم دارد ($3^3=8$). همان‌طور که ملاحظه می‌شود، خروجی چهار مین ترم تابع برابر با یک و چهار مین ترم دیگر خروجی برابر با صفر است. با استفاده از خروجی‌های ۱، تابع F را در ردیف‌هایی که برابر ۱ است به صورت مجموع مین ترم‌ها می‌نویسیم.

$$F = \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + ABC$$

درباره رابطه $F = \sum M(1, 4, 5, 7)$ که مربوط به مین ترم‌های تابع F مثال ۲۳ است، تحقیق کنید.

تابع خروجی Y را در جدول ۵-۹ به صورت مجموع مین ترم‌ها بنویسید.

جدول ۵-۹

ورودی‌ها			خروجی
A	B	C	Y
.	.	.	.
.	.	۱	۱
.	۱	.	۰
۱	۱	۱	۱
۱	.	.	۱
۱	.	۱	۰
۱	۱	۰	۱
۱	۱	۱	۱

۵-۵-پیاده‌سازی توابع منطقی با استفاده از نقشه کارنو

■ در مبحث قبل ساده‌سازی توابع منطقی با استفاده از قوانین جبر بول، مانند قوانین توزیع (فاکتورگیری) و حذف متغیرها را آموختیم. مثلاً $Y = AB + A\bar{B}$ پس از ساده‌سازی به صورت $Y = AB$ در می‌آید. زیرا $Y = AB(C + \bar{C}) = AB \cdot 1 = AB$

جدول ۵-۱۰-جدول درستی

ردیف	A	B	F
.	.	.	$\bar{A}\bar{B}$
۱	.	۱	$\bar{A}B$
۲	۱	.	$A\bar{B}$
۳	۱	۱	AB

یکی دیگر از روش‌های ساده‌سازی توابع منطقی استفاده از جدول یا نقشه کارنو است. در نقشه کارنو نیز متغیرها بر اساس همین قوانین ولی با روش ساده‌تر حذف و توابع ساده می‌شوند. در واقع نقشه کارنو شکل تغییر یافته و ساده شده جدول درستی توابع منطقی است.

نقشه کارنو با دو متغیر: در جدول ۵-۱۰، جدول درستی و مین ترم‌های تابع F با دو متغیر A و B را مشاهده می‌کنید. نقشه کارنو نیز مشابه جدول درستی که دارای ۴ ردیف است،^۴ خانه دارد که هر یک از خانه‌ها به یک مین ترم اختصاص داده می‌شود. در شکل الف ۵-۷ نمونه نقشه کارنو ۴ خانه‌ای را ملاحظه می‌کنید. روی هر ضلع مربع که دو خانه دارد متغیرها را به صورت A و \bar{A} یا B و \bar{B} می‌نویسیم.

نکته



انتخاب محل قراردادن متغیرها و اختصاص دادن خانه‌های مین ترم‌ها در جدول کارنو استاندارد تعريف شده‌ای ندارد ولی برای سادگی و جلوگیری از اشتباه معمولاً الگوی شکل الف - ۵-۷ را توصیه می‌کنند. در شکل ب - ۵-۷ خانه‌های اختصاص داده شده به مین ترم‌ها را در نقشه کارنو می‌بینید. شکل پ - ۵-۷ نقشه کارنو با اعداد باینری اختصاص داده شده به هر خانه نشان داده شده است.

A	B	$f(A, B)$
\bar{A}	\bar{B}	$\bar{A}\bar{B}$
	B	$A\bar{B}$
A	\bar{B}	$\bar{A}B$
	B	AB

A	B	$f(A, B)$
\bar{A}	\bar{B}	۱
	B	۰
A	\bar{B}	۰
	B	۱

(الف) هر خانه معرف ردیف در جدول (ب) هر خانه معرف مین ترم در هر ردیف (پ) هر خانه معادل عدد باینری هر ردیف
شکل ۵-۷ - جدول کارنو

جدول ۵-۱۱

A	B	C	D	F
۰	۰	۰	۰	۱
۰	۰	۰	۱	۰
۰	۰	۱	۰	۱
۰	۰	۱	۱	۰
۰	۱	۰	۰	۰
۰	۱	۰	۱	۰
۰	۱	۱	۰	۰
۱	۰	۰	۰	۰
۱	۰	۰	۱	۰
۱	۰	۱	۰	۰
۱	۰	۱	۱	۰
۱	۱	۰	۰	۰
۱	۱	۰	۱	۰
۱	۱	۱	۰	۰
۱	۱	۱	۱	۰

شکل ۵-۸ نمایش تابع F را در نقشه کارنو

■ نمایش یک تابع در نقشه کارنو: در نمایش یک تابع در نقشه کارنو، به جای مین ترم‌هایی که تابع آن برابر با یک است، در مربع مربوطه مقدار عدد یک و در مربع‌های مربوط به مین ترم‌هایی که تابع به ازای آن صفر است، صفر قرار می‌دهیم. به جای صفر می‌توانیم مربع را خالی بگذاریم.

مثال ۲۴: با استفاده از جدول ۵-۱۱ تابع F را در نقشه کارنو شکل ۵-۸ نمایش دهید.

فعلیت



در شکل ب - ۵-۷ در خانه «صفر» معادل $= \bar{A}\bar{B}$ را قرار دهید. سپس جدول درستی مین ترم‌ها را در هر خانه مشخص کنید. آیا می‌توانیم به جای $= \bar{A}\bar{B}$ و برای سایر خانه‌ها معادل یک را درج کنیم؟ چرا؟

نکته



در شکل پ - ۵-۷ متغیر A و B را به جای اینکه تکرار کنیم، در بالا و سمت چپ روی خط مورب بالای جدول قرار داده‌ایم.

A	B	C	D	F
۰	۰	۰	۰	۱
۰	۰	۰	۱	۰
۰	۰	۱	۰	۱
۰	۰	۱	۱	۰
۰	۱	۰	۰	۰
۰	۱	۰	۱	۰
۰	۱	۱	۰	۰
۱	۰	۰	۰	۰
۱	۰	۰	۱	۰
۱	۰	۱	۰	۰
۱	۰	۱	۱	۰
۱	۱	۰	۰	۰
۱	۱	۰	۱	۰
۱	۱	۱	۰	۰

شکل ۵-۱۰

A	B	C	D	F
۰	۰	۰	۰	۱
۰	۰	۰	۱	۰
۰	۰	۱	۰	۱
۰	۰	۱	۱	۰
۰	۱	۰	۰	۰
۰	۱	۰	۱	۰
۰	۱	۱	۰	۰
۱	۰	۰	۰	۰
۱	۰	۰	۱	۰
۱	۰	۱	۰	۰
۱	۰	۱	۱	۰
۱	۱	۰	۰	۰
۱	۱	۰	۱	۰
۱	۱	۱	۰	۰

شکل ۵-۹

مثال ۲۵: تابع $F = \bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{B}$ در نقشه کارنو شکل ۵-۹ نشان داده شده است.

مثال ۲۶: جدول درستی تابع $F = A + \bar{B}$ را رسم کنید. تابع در نقشه کارنوی شکل ۵-۱۰ نشان داده شده است.

جدول ۵-۱۲

A	B	F
•	•	1
•	1	1
1	•	•
1	1	1

الگوی پرسش:

۱- با استفاده از جدول ۵-۱۲، نقشه کارنو را ترسیم کنید.

۲- نقشه کارنوی توابع زیر را ترسیم کنید، سپس ساده‌ترین شکل جدول درستی را از نقشه کارنو استخراج کنید.

$$F = \overline{A}\overline{B} + AB$$

$$F = \overline{B} + \overline{AB}$$

$$F = \overline{A} + \overline{B}$$

۶-۵- استخراج ساده‌ترین شکل قابع منطقی از نقشه کارنو

■ پس از نمایش تابع در نقشه کارنو، می‌توان ساده‌ترین شکل تابع را از نقشه استخراج کرد. به مین ترم‌های موجود در نقشه کارنو شکل ۵-۱۱ که مربوط به دو متغیر است توجه کنید. مین ترم‌ها در مربع‌های کنار هم فقط در یک متغیر با هم اختلاف دارند. زیرا در یک مین ترم متغیر و در مین ترم کناری مکمل آن \overline{A} وجود دارد که با هم متفاوت است و متغیر \overline{B} در هر دو مشترک است این دو خانه را اصطلاحاً مجاور یا همسایه می‌گویند. با توجه به این اشتراک، به آسانی می‌توانیم مربع‌های مجاور (با یک اختلاف در متغیرها) را ساده کنیم.

$$\overline{A}\overline{B} + \overline{A}B = \overline{A}(\overline{B} + B) = \overline{A}$$

اما مین ترم‌های موجود در مربع‌های واقع در قطرها مانند شکل ۵-۱۲، به دلیل داشتن دو اختلاف ساده‌پذیر نیستند. معمولاً این مین ترم‌ها هستند که تابع خروجی را تشکیل می‌دهند. حال با ذکر یک مثال می‌خواهیم ساده‌ترین شکل تابع را از جدول کارنو استخراج کنیم.

مثال ۲۷: ساده‌ترین عبارت منطقی ممکن را از نقشه کارنو شکل ۵-۱۳ استخراج کنید.
پاسخ: با توجه به اینکه دو خانه پایین صفر است، از آن صرف نظر می‌کنیم. در دو خانه بالا متغیر \overline{B} مشترک است. بنابراین \overline{B} پاسخ مسئله است. زیرا دو خانه مجاور را می‌توان با یک متغیر مشترک \overline{B} نوشت:

$$F = \overline{A}\overline{B} + BA$$

$$F = \overline{B}(\overline{A} + A)$$

$$F = \overline{B}$$

\overline{A}	A		
\overline{B}	<td>1</td> <td>1</td>	1	1
B	<td>•</td> <td>•</td>	•	•

شکل ۵-۱۳

\overline{A}	A		
\overline{B}	<td>\overline{AB}</td> <td>AB</td>	\overline{AB}	AB
B	<td>AB</td> <td>\overline{AB}</td>	AB	\overline{AB}

شکل ۵-۱۲

\overline{A}	A		
\overline{B}	<td>\overline{AB}</td> <td>AB</td>	\overline{AB}	AB
B	<td>AB</td> <td>\overline{AB}</td>	AB	\overline{AB}

شکل ۵-۱۱

\bar{A}	A
\bar{B}	1
B	*
	1

شکل ۵-۱۴

\bar{A}	A
\bar{B}	1
B	*
	1

شکل ۵-۱۵

مثال ۲۸: ساده‌ترین عبارت منطقی ممکن را از نقشه کارنو شکل ۵-۱۴ استخراج کنید.
پاسخ: متغیرهای غیرمشترک را که پاسخ مسئله است پیدا می‌کنیم.

مثال ۲۹: تابع $F = \bar{A}\bar{B} + AB + \bar{A}$ رادر نقشه کارنو نشان دهید سپس ساده‌ترین شکل تابع را استخراج کنید.
پاسخ: (الف) جدول کارنو را طبق شکل ۵-۱۵ رسم می‌کنیم.

ب) متغیرهای مشترک را از جدول پیدا می‌کنیم. مجموعه‌این متغیرها پاسخ مسئله است.

ورودی		خروجی
B	C	Y
.	.	1
.	1	1
1	.	0
1	1	1

فعالیت



الف) تابع منطقی Y مربوط به جدول درستی ۵-۱۳ را بنویسید.

ب) تابع را در نقشه کارنو نمایش دهید. سپس ساده‌ترین شکل تابع Y را بنویسید.

\bar{A}	A
\bar{B}	*
B	1
	1

شکل ۵-۱۷

\bar{A}	A
\bar{B}	1
B	*
	1

شکل ۵-۱۶

تابع منطقی نقشه کارنو شکل ۵-۱۶ و ۵-۱۷ را بنویسید. آیا مربع‌ها مجاور هستند (عضو مشترک دارند)? تابع هر نقشه کارنو معادل چه گیتی است؟

فکرکنید




۵-۷ نقشه کارنو با سه متغیر

با توجه به وجود سه متغیر A، B و C، تعداد مین ترم‌ها طبق شکل ۵-۱۸ برابر $2^3 = 8$ است. لذا نقشه کارنو باید ۸ خانه داشته باشد. هر خانه معرف یک ردیف از جدول درستی است. در شکل ۵-۱۹ نقشه کارنو را برای سه متغیر نشان داده‌ایم.

مشاهده می شود که به هر متغیر یا نفی آن ۴ خانه تعلق می گیرد. اشتراک دو متغیر (مثلاً A, C) در دو خانه و اشتراک سه متغیر (مثلاً ABC) در یک خانه اتفاق می افتد. در شکل ۵-۱۸ جای مین ترم های هر ردیف جدول درستی را در نقشه کارنو مشاهده می کنید. هر مین ترم را می توانیم با عدد باینری معادل ردیف آن جایگزین کنیم. مثلاً $\overline{ABC} = 000$ یا $\overline{ABC} = 101$ را در نقشه کارنو نشان می دهیم. در شکل ۵-۱۹ هر خانه نقشه کارنو با عدد باینری معادل نشان داده شده است. همان طور که ملاحظه می شود، در این جدول لازم است \overline{A} , \overline{B} و \overline{C} را مشخص کنیم. ولی معمولاً برای جلوگیری از شلوغی نقشه، آن را روی نقشه کارنو نمی نویسند.

	AB	00	01	11	10
C	0	000 0	010 2	110 6	100 4
	1	001 1	011 3	111 7	101 5

شکل ۵-۱۹

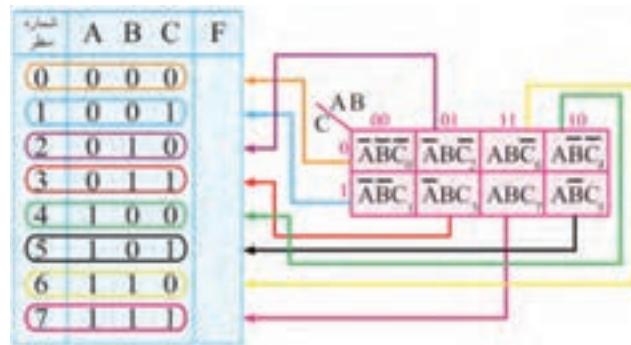

شکل ۵-۱۸

درباره چگونگی تشکیل نقشه کارنو با سه متغیر بحث کنید و فرایند اجرای آن را دقیقاً بیاموزید و به خاطر بسپارید.

بحث کنید



جدول ۵-۱۴

A	B	C	F
.	.	.	.
.	.	1	1
.	1	.	.
.	1	1	1
1	.	.	1
1	.	1	1
1	1	.	.
1	1	1	1

■ **نمایش تابع در نقشه کارنو:** اگر جدول درستی توابع با سه متغیر موجود باشد، در ردیفی که مین ترم تابع ۱ است، در خانه مربوطه ۱ منطقی را قرار می دهیم. مثال ۳۰: جدول درستی ۵-۱۴ را در نقشه کارنو نمایش دهید.

پاسخ: شکل ۵-۲۰

اگر تابع منطقی را بخواهیم در نقشه کارنو نمایش دهیم، جای هر عبارت تابع را در نقشه ۱ قرار می دهیم. باید توجه نمود برای اشتراک دو متغیر (مثلاً A, C) در دو خانه ۱ قرار داده می شود.

مثال ۳۱: تابع $F = \overline{ABC} + \overline{AC} + AC$ را در نقشه کارنو نمایش دهید.

پاسخ: با استفاده از روش های ذکر شده جدول کارنو با ۸ خانه را تشکیل می دهیم، شکل ۵-۲۱

مثال ۳۲: تابع $F = A + BC + \bar{A}\bar{C}$ را در نقشه کارنو نمایش دهید.

پاسخ: با استفاده از روش‌های ذکر شده نقشه کارنو را تشکیل می‌دهیم. شکل ۵-۲۲. باشد توجه نمود که برای یک متغیر تنها مثلاً A , باید در ۴ خانه ۱ قرار دهیم.

\bar{A}		A	
۱	۱	۱	۱
*	*	۱	*
\bar{B}	$\bar{A}\bar{C}$	BC	B
\bar{B}	A	\bar{B}	\bar{B}

شکل ۵-۲۲

\bar{A}		A	
*	*	۱	*
*	*	۱	*
\bar{B}	\bar{ABC}	B	\bar{B}
\bar{B}	\bar{ABC}	C	AC

شکل ۵-۲۱

\bar{A}		A	
*	*	*	۱
*	*	*	۱
\bar{B}	B	B	\bar{B}
\bar{B}	C	C	\bar{C}

شکل ۵-۲۰

فعالیت



تابع $F = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + AB + \bar{B}C$ را در نقشه کارنو نمایش دهید.

■ استخراج ساده‌ترین فرم تابع منطقی از نقشه کارنو با سه متغیر: اگر به مین‌ترم‌های موجود در نقشه کارنو شکل ۵-۲۳ توجه کنید، مین‌ترم‌های خانه‌های کنار هم و مین‌ترم‌های با دو خانه فاصله، فقط یک اختلاف با هم دارند و می‌توان به راحتی عمل ساده‌سازی را انجام داد. مین‌ترم‌هایی که یک خانه با هم فاصله دارند

\bar{A}		A	
$\bar{B}\bar{C}$	\bar{ABC}	ABC	$\bar{B}C$
\bar{ABC}	\bar{ABC}	ABC	\bar{ABC}
\bar{B}	B	\bar{B}	

شکل ۵-۲۳

(اصطلاحاً خانه‌های یک در میان) و مین‌ترم‌های واقع در خانه‌های قطری، دارای دو اختلاف هستند و با هم نمی‌توان انتخاب و ساده نمود. در فرایند ساده‌سازی، پس از نمایش تابع منطقی در نقشه کارنو با توجه به نکات زیر می‌توان ساده‌ترین فرم منطقی تابع را نوشت.

چهارخانه مجاور: چهارخانه مجاور را می‌توان با یک متغیر نشان داد. نمونه‌هایی را در شکل ۵-۲۴ مشاهده می‌کنید.

\bar{A}		A	
۱	۱	۱	*
۱	۱	۱	*
\bar{B}	\bar{A}	B	\bar{B}
\bar{B}	B	\bar{B}	\bar{B}

\bar{A}		A	
۱	*	*	۱
۱	*	*	۱
\bar{B}	B	\bar{B}	B
\bar{B}	B	B	\bar{B}

شکل ۵-۲۴

الف

دو خانه مجاور: دو خانه مجاور را می‌توان با اشتراک(AND) بین دو متغیر نشان داد، شکل ۵-۲۵-الف، ب نمونه‌هایی از این مثال را نشان می‌دهد.

\bar{A}		A	
۱	\bar{ABC}	ABC	*
۱	\bar{ABC}	ABC	*
\bar{B}	B	\bar{B}	
\bar{B}	B	\bar{B}	

شکل ۵-۲۶

\bar{A}		A	
۱	*	$\bar{B}\bar{C}$	۱
۱	*	BC	۱
\bar{B}	B	\bar{B}	
\bar{B}	B	B	

ب


شکل ۵-۲۵

الف

\bar{A}		A	
\bar{AB}	۱	AB	۱
\bar{AB}	۱	AB	۱
\bar{B}	B	\bar{B}	
\bar{B}	B	B	

شکل ۵-۲۵

الف

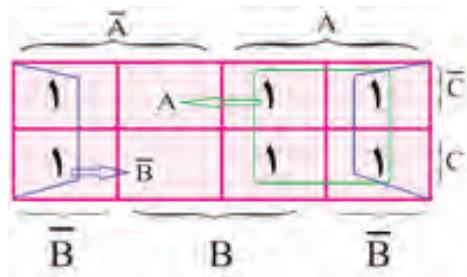

شکل ۵-۲۷

خانه‌هایی که دارای ۱ منطقی است و خانه همسایه ندارد، به صورت مین ترم با سه متغیر نوشته می‌شود و ساده‌پذیر نیست. شکل ۵-۲۶ نمونه‌ای از این نقشه کارنو را نشان می‌دهد.

مثال ۳۳: تابع $F = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + AB + \bar{B}C + A\bar{B}C$ را در نقشه کارنو نمایش دهید و ساده‌ترین فرم تابع را از آن استخراج کنید، شکل ۵-۲۷.


$$F = A + \bar{B}$$

پاسخ:

لکه




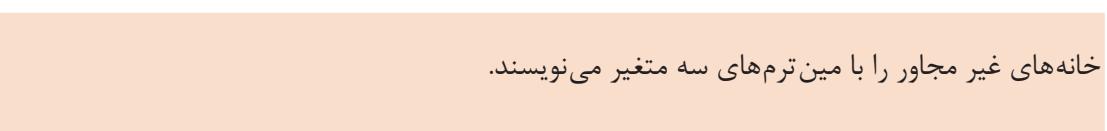خانه‌های غیر مجاور را با مین ترم‌های سه متغیر می‌نویسند.



الگوی پرسش

۱- ساده‌ترین تابع منطقی نقشه‌های کارنو شکل ۵-۲۸ را بنویسید.

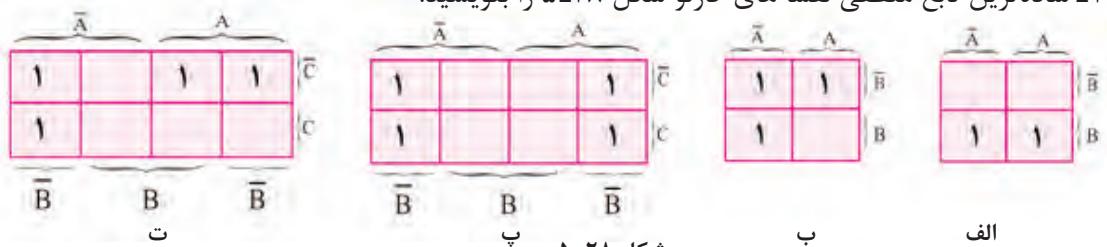

شکل ۵-۲۸

الف

۲- توابع منطقی زیر را با استفاده از نقشه کارنو ساده کنید.

$$F_1 = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + ABC + A\bar{B}C$$

$$F_2 = \bar{A}\bar{B} + A\bar{B} + \bar{A}BC + AB\bar{C} + ABC$$

$$F_3 = \bar{A}\bar{B} + \bar{A}B + A\bar{B}$$

$$F_4 = \bar{A}B + AB + A\bar{B}$$

الگوی آزمون نظری پایان واحد یادگیری

۱- جدول درستی گیت NOR انحصاری را بنویسید.

۲- گیت OR انحصاری (XOR) دو ورودی و یک خروجی دارد و خروجی زمانی در تراز «۱» منطقی قرار می‌گیرد که ورودی‌های گیت با هم در یک تراز نباشند.

صحیح غلط


۳- مدار کلیدی شکل ۵-۲۹ مربوط به کدام گیت است؟

(الف) NAND

(ب) NOR

(پ) XOR

(ت) XNOR

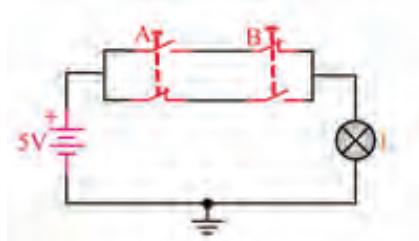

شکل ۵-۲۹

جدول ۵-۱۵

A	B	C	F
.	.	.	.
.	.	۱	۱
.	۱	.	.
.	۱	۱	۱
۱	.	.	۱
۱	.	۱	۱
۱	۱	.	.
۱	۱	۱	۱

۴- تابع منطقی $F_1 = \overline{A+B} + A\bar{B} + AC$ جبر بول ساده کنید.

۵- تابع منطقی $F_2 = \overline{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{C} + ABC + AB\bar{C}$ را توسط قوانین جبر قوانین جبر بول ساده کنید.

۶- تابع منطقی F مربوط به جدول درستی ۵-۱۵ را به صورت مجموع مین ترم ها بنویسید.

۷- تابع منطقی $F = \overline{A}\bar{B} + A\bar{B} + AB$ را در نقشه کارنو نمایش دهید. سپس ساده ترین تابع را زنقشه کارنو استخراج کنید.

۸- تابع منطقی $F = \overline{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C$ را توسط نقشه کارنو ساده کنید. سپس از روی تابع ساده شده، مدار را با گیتهای منطقی طرح کنید.


۹- در شکل ۵-۳۰ تراز منطقی خروجی X_1 ، X_2 و X را بنویسید.

$$C = 0, B = 0, A = 0$$

۱۰- ساده ترین تابع منطقی نقشه کارنو شکل ۵-۳۱ را بنویسید.

C	AB		00	01	11	10
	0	1	1			1
1	1			1	1	


شکل ۵-۳۱

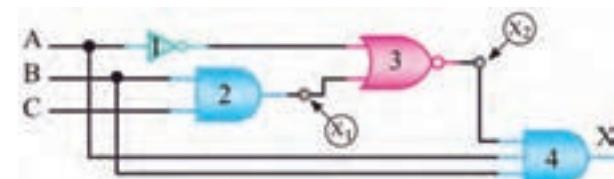

شکل ۵-۳۰

الگوی آزمون نرم افزاری پایان واحد یادگیری

- ۱- مدار شکل ۵-۳۲ را در نرم افزار مولتی سیم شبیه سازی کنید و با تغییر مقادیر A، B و C، تراز خروجی F_1 و F_2 را تعیین کنید. سپس جدول درستی مدار را رسم کنید.
- ۲- تابع منطقی $F = \overline{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C}$ را توسط Logic Converter را توسط ساده کنید و از روی تابع ساده شده مدار آن را ترسیم کنید.

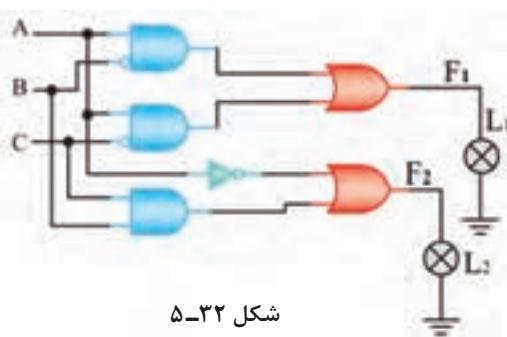

شکل ۵-۳۲

توجه به روش و محتوای ارزشیابی: ارزشیابی شایستگی های مربوط به پومن، واحد یادگیری و مراحل کار بر اساس محتوای ارائه شده در کتاب درسی و مشابه مثال ها و فعالیت های ارائه شده صورت می گیرد. ضرورت دارد ارزشیابی کنندگان به این امر توجه کرده و ارزشیابی را بر مبنای اهداف تعریف شده برای شایستگی ها اجرا نمایند و فراتر نروند.

ارزشیابی واحد یادگیری ۵: کسب شایستگی در به کارگیری قوانین جبر بول و نقشه کارنو

شرح کار:

- ۱- تشریح عملکرد گیت‌های منطقی پایه و ترسیم جدول درستی آنها ۲- تشریح قوانین جبر بول ۳- ساده‌سازی توابع منطقی با به کارگیری قوانین جبر بول ۴- ساده‌سازی توابع منطقی با به کارگیری نقشه کارنو ۵- ساده‌سازی توابع منطقی با استفاده از نرم‌افزار

استاندارد عملکرد: طراحی مدارهای ترکیبی و اجرای توابع و طراحی مدارهای ترتیبی با رعایت استانداردهای تعریف شده

شاخص‌ها:

- ۱- تشریح عملکرد گیت‌های منطقی پایه و ترسیم جدول درستی آنها (۱۰ دقیقه) ۲- تشریح قوانین جبر بول (۱۰ دقیقه)
۳- ساده‌سازی توابع منطقی با به کارگیری قوانین جبر بول (۱۵ دقیقه) ۴- ساده‌سازی توابع منطقی با به کارگیری نقشه کارنو (۱۵ دقیقه)
۵- ساده‌سازی توابع منطقی با استفاده از نرم‌افزار (۱۵ دقیقه)

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات: مکان مناسب انجام کار- کلاس یا کارگاه، سایت مجهز به رایانه - با کف عایق یا آنتی استاتیک - نور مناسب برای کارهای ظریف - ابعاد حداقل ۶ متر مربع و دارای تهویه یا پنجره - دمای طبیعی (18°C - 27°C) - انجام کار در حال نشسته یا ایستاده - رایانه - لوازم التحریر

معیار شایستگی:

ردیف	مراحل کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	تشریح عملکرد گیت‌های منطقی پایه و ترسیم جدول درستی آنها	۱	
۲	تشریح قوانین جبر بول	۲	
۳	ساده‌سازی توابع منطقی با به کارگیری قوانین جبر بول	۲	
۴	ساده‌سازی توابع منطقی با به کارگیری نقشه کارنو	۲	
۵	ساده‌سازی توابع منطقی با استفاده از نرم‌افزار	۲	
شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیستمحیطی و نگرش:			
۱- محافظت از تجهیزات و دستگاه‌ها ۲- دقیق و مسئولیت‌پذیری ۳- شایستگی تفکر و یادگیری مدام‌العمر ۴- اخلاق حرفه‌ای ۵- رعایت نکات زیستمحیطی ۶- به کارگیری فناوری نوین ۷- مستندسازی			
میانگین نمرات			
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.			

واحد یادگیری ۶

کسب شایستگی در طراحی مدارهای دیجیتالی و اجرای توابع آن

آیاتا به حال فکر کرده‌اید:

- چه اصولی را برای طراحی مدارهای ترکیبی باید به کار ببریم؟
- چگونه با مدارهای رمزگشا توابع منطقی قابل اجرا می‌شود؟
- چگونه با مدارهای مالتی‌پلکسر می‌توانیم توابع منطقی را اجرا کنیم؟
- به کارگیری رمزگشا و مالتی‌پلکسر در اجرای توابع چه مزایایی دارد؟
- در ساختمان حافظه‌ها از چه مدارهای دیجیتالی استفاده می‌شود؟
- اطلاعات به چه روش‌هایی به حافظه‌ها انتقال می‌یابند؟
- در ساختمان شمارنده‌ها از چه مدارهای دیجیتالی استفاده شده است؟

در ساختار سامانه‌های دیجیتالی ممکن است از مدارهای ترکیبی که شامل متغیرهای ورودی، دروازه‌های منطقی و متغیرهای خروجی است، استفاده شود. طراحی مدارهای ترکیبی با تعریف یک مسئله شروع می‌شود و با دیاگرام منطقی مدار و مجموعه‌ای از توابع منطقی و روش‌های ساده‌سازی توابع پایان می‌یابد. روند طراحی مدارهای ترکیبی از اصول خاصی پیروی می‌کند، که در این واحد یادگیری به آموزش آن می‌پردازیم. سپس توسط دکتر و مالتی‌پلکسر، چگونگی اجرای توابع منطقی را شرح می‌دهیم. چون اغلب سامانه‌های دیجیتالی مانند ماشین‌های حسابگر، سیستم‌های حفاظتی و مخابراتی باید اطلاعات را در حافظه خود نگه دارند، لازم است ساختمان حافظه‌ها و انواع آنها به اختصار تشریح شود و مدارهای شمارنده نیز مورد بررسی قرار گیرد. برای کسب مهارت و عمق بخشیدن به آموزش، استفاده از نرم‌افزارهای مناسب و شبیه‌سازی مدارها با نرم‌افزار الزامی است و باید به آن توجه ویژه شود.

استاندارد عملکرد

طراحی مدارهای ترکیبی و ترتیبی دیجیتالی و اجرای توابع آن

۱-۶- طراحی مدارهای ترکیبی

در طراحی و ساخت مدارهای منطقی باید از مدار ساده شده با کمترین قطعات استفاده کنیم. در پایه دهم در درس مونتاژ و دمونتاژ SMD و مستندسازی، اصول طراحی مدارهای ترکیبی آموزش داده شده است. برای یادآوری به مثال زیر توجه کنید.

مثال ۱: در یک مدار ترکیبی با سه متغیر ورودی و یک خروجی مطابق بلوک شکل ۱-۶، زمانی خروجی مدار «۱» است که تعداد یک‌های موجود در متغیرهای ورودی در هر ردیف در مقایسه با صفر، در اکثریت باشد. مدار را طراحی کنید.


پاسخ

■ جدول درستی مدار را طرح می‌کنیم، جدول ۱-۶.


- تابع منطقی خروجی را می‌نویسیم.
- تابع را به هر روش ممکن، مثلاً با استفاده از نقشه کارنو ساده می‌کنیم، شکل ۶-۲
- ساده‌ترین رابطه منطقی را از جدول کارنو استخراج می‌کنیم.

جدول ۶-۱

A	B	C	Z
.	.	.	.
.	.	۱	۱
.	۱	.	.
.	۱	۱	۱
۱	.	.	.
۱	.	۱	۱
۱	۱	.	۱
۱	۱	۱	۱

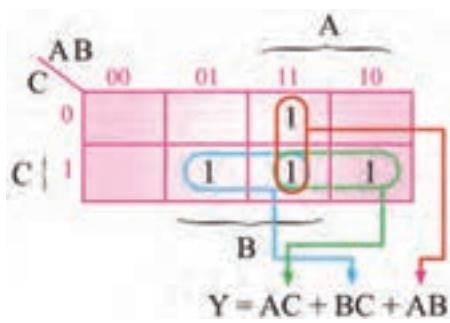

شکل ۶-۲

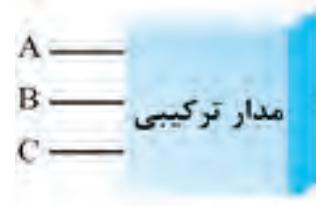


شکل ۶-۶-بلوک مدار


- مدار را طرح می‌کنیم. در شکل ۶-۳ مدار طراحی شده مربوط به مثال ۱ را نشان داده‌ایم.

برای یک سامانه سه فاز، مداری طراحی کنید که وقتی یک فاز یا دو فاز ورودی قطع می‌شود، خروجی مدار دیجیتالی برابر با «۱»، و لامپ سیگنال خطا روشن شود. در شکل ۶-۴ بلوك سامانه را نشان داده‌ایم.

فعالیت

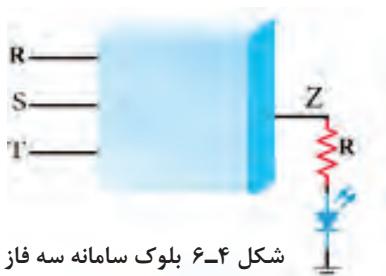

شکل ۶-۶-بلوک سامانه سه فاز

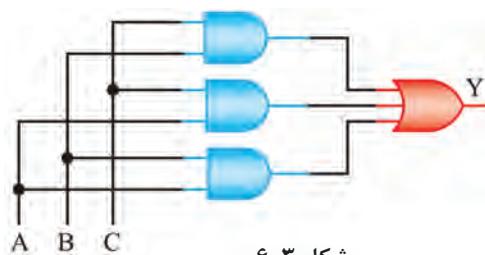

شکل ۶-۳

۶-۶-طراحی مدار ترکیبی با دکُدر (رمزگشا Decoder)

با مدار رمزگشا (Decoder) در پایه یازدهم آشنا شده‌اید. این مدار n خط در ورودی و 2^n خط در خروجی دارد و در هر لحظه تنها یکی از خروجی‌ها فعال است. در شکل ۶-۵ مدار رمزگشای $4 \rightarrow 2$ رسم شده است. در این مدار، تعداد ورودی‌ها برابر 2^n و تعداد خروجی‌ها برابر $4 = 2^2$ است.

بحث گروهی

در مورد عملکرد مدار رمزگشای $4 \rightarrow 2$ بحث کنید. سپس جدول درستی ۶-۲ را کامل کنید.



فعالیت




اگر در شکل ۶-۵ به جای گیت AND از گیت NAND استفاده شود، حالت فعال خروجی چه تغییری می‌کند؟ جدول درستی ۶-۳ را برای این حالت کامل کنید.

جدول ۶-۳

B	A	D ₀	D ₁	D ₂	D ₃
.	.				
.	۱				
۱	.				
۱	۱				

جدول ۶-۲

B	A	D ₀	D ₁	D ₂	D ₃
.	.				
.	۱				
۱	.				
۱	۱				

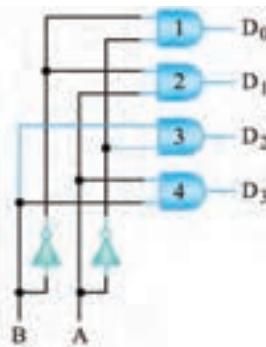

شکل ۶-۵- مدار رمزگشای ۴ → ۲

- رمزگشای ۴ → ۲ با خط تواناساز یا فعال کننده (Enable): در شکل ۶-۶ مدار رمزگشای ۴ → ۲ با خط تواناساز (Enable) رسم شده است.

فعالیت



- جدول ۶-۶ را با توجه به شکل ۶-۶ کامل کنید.
- مدار رمزگشای ۸ → ۳ با خط تواناساز را با استفاده از گیت NAND طراحی کنید و جدول درستی آن را بنویسید.

معرفی یک نمونه آی‌سی دُکُدر: آی‌سی ۷۴۱۳۸، دکدر ۸ → ۳ با دو خط تواناساز است. در شکل ۶-۷ پایه‌های این آی‌سی را مشاهده می‌کنید.


پژوهش




با مراجعه به منابع معتبر، در مورد تحلیل مدار داخلی آی‌سی ۷۴۱۳۸ و چگونگی تنظیم جدول درستی آن تحقیق کنید. نتیجه را در قالب یک گزارش ارائه دهید.

جدول ۶-۶- جدول صحت مدار رمزگشای ۴ → ۲ با خط تواناساز

E	B	A	D ₀	D ₁	D ₂	D ₃
.	X	X				
۱	.	.				
۱	.	۱				
۱	۱	.				
۱	۱	۱				

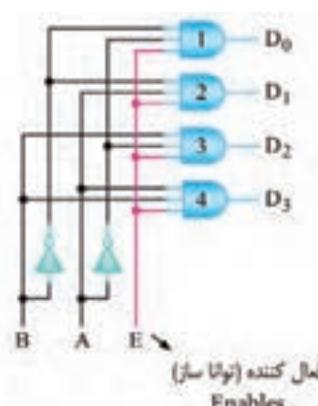

شکل ۶-۶- مدار رمزگشای ۴ → ۲ با خط تواناساز (Enable)

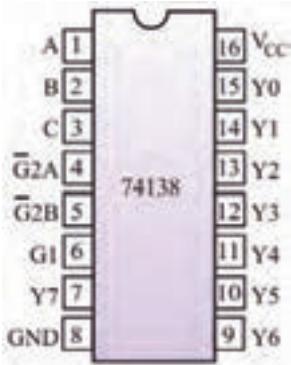

شکل ۶-۷- مشخصات پایه‌های آی‌سی ۷۴۱۳۸

اجرای توابع با رمزگشا: برای اجرای توابع منطقی می‌توانیم از رمزگشا استفاده کنیم. برای این منظور ابتدا باید هر یک از متغیرها را به ورودی آدرس تعريف شده و هم ارز با آن (منتظر) وصل کنیم. سپس همه خروجی‌های رمزگشا که تعريف شده و هم ارزش با حالت‌های «۱» تابع است را به ورودی یک دروازه OR اتصال دهیم.

مثال ۲: با توجه به جدول ۶-۵، توابع منطقی F_1 و F_2 را به کمک یک رمزگشای ۸ → ۳ اجرا کنید.

پاسخ:

$$F_1 = \sum_m m(1, 2, 4, 7) \text{ است}$$

$$F_2 = \sum_m m(3, 5, 6, 7) \text{ است}$$

برای اجرای هر یک از توابع، مطابق شکل ۶-۸، از دروازه منطقی OR با چهار ورودی استفاده می‌کنیم.


اگر رمزگشا با دروازه منطقی NAND ساخته شده باشد، در مدار شکل ۶-۸ چه تغییری باید بدheim؟
پس از گفت و گو، نتایج را در قالب گزارش کوتاه یادداشت کنید.

گفت و گو کنید



جدول ۶-۵

معادل دسی‌مال	C	B	A	f_1	f_2
.
۱	.	.	۱	۱	۰
۲	.	۱	.	۱	۰
۳	.	۱	۱	۰	۱
۴	۱	.	.	۱	۰
۵	۱	.	۱	۰	۱
۶	۱	۱	.	۰	۱
۷	۱	۱	۱	۱	۱

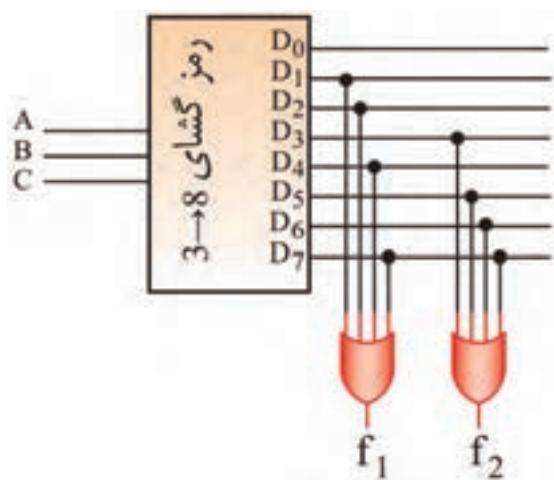

شکل ۶-۸

جدول ۶-۶ جدول صحت جمع کننده

معادل دسی مال	A	B	C _{in}	C _{out}	S
۰
۱	.	.	۱	.	۱
۲	.	۱	.	.	۱
۳	.	۱	۱	۱	.
۴	۱	.	.	.	۱
۵	۱	.	۱	۱	.
۶	۱	۱	.	۱	.
۷	۱	۱	۱	۱	۱

طراحی تمام جمع گر (Full Adder) با رمزگشا

□ با مدار نیم جمع گر (Half Adder) در پایه یا زدهم آشنا شده اید. در شکل ۹-۶، نقشه بلوکی تمام جمع گر نشان داده شده است.
□ این مدار سه بیت باینری ورودی A، B و C_{in} را با هم جمع می کند و در خروجی، حاصل جمع (S) و دو بر یک حاصل از جمع "۱" و "۰" (C_{out}) را ظاهر می کند. در جدول ۶-۶، جدول درستی مدار تمام جمع گر را مشاهده می کنید.



شکل ۶-۹ مدار بلوکی تمام جمع گر


جدول ۶-۶ را در کلاس به بحث بگذارید و علت ایجاد شدن دو بر یک (C_{out}) را بیابید. نتیجه را در قالب یک گزارش کوتاه ارائه دهید.

بارش فکری



□ همان طور که در جدول ۶-۶ مشاهده می شود، خروجی S در سطرهای ۱، ۲، ۴ و ۷ و خروجی C_{out} در سطرهای ۳، ۵، ۶ و ۷ برابر با یک شده است.تابع خروجی S و C_{out} را می توانیم به صورت زیر تعریف کنیم.

$$C_{out} = \sum_m(3, 5, 6, 7) \quad S = \sum_m(1, 2, 4, 7)$$

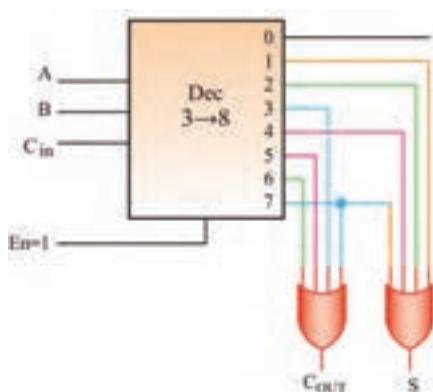

شکل ۶-۱۰- مدار تمام جمع گر با رمزگشا

□ در تمام جمع گرهای تعداد ۳ ورودی و ۲ خروجی وجود دارد. به همین خاطر، رمزگشایی را انتخاب می کنیم که تعداد ۳ ورودی داشته باشد. لذا این رمزگشا ۸ خروجی دارد (2³ = 8).

□ طبق شکل ۶-۱۰ خروجی را بر اساس مین ترم ها با هم OR می کنیم تا مدار جمع کننده با استفاده از رمزگشا شکل بگیرد.

اجرای نرم افزاری: در ساعات غیر درسی مدار تمام جمع گر را با نرم افزار مولتی سیم طراحی کنید و جدول درستی آن را با جدول ۶-۶ مقایسه کنید.


فعالیت



مثال ۱ و تمرین مربوط به سامانه سه فاز را با مدار رمزگشا طراحی کنید.

۳-۶- طراحی مدار ترکیبی با مالتیپلکسر (Multiplexer)

جدول ۶-۷

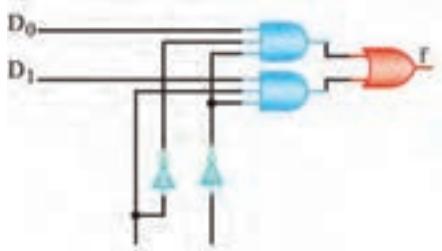

شکل ۶-۱۱- مدار مالتی پلکسرا دو به یک

A.	EN	f
X	1	.
.	.	D ₁
1	.	D ₀

■ با مدار مالتی پلکسرا در پایه یازدهم آشنا شده اید. در شکل ۶-۱۱ مدار مالتی پلکسرا ۲→۱ (دو به یک) و جدول درستی آن را مشاهده می کنید. این مالتی پلکسرا دارای خط توانا ساز (Enable) است.

جدول درستی مالتی پلکسرا ۱→۴ شکل ۶-۱۲ را تنظیم کنید.

فعالیت



برای آنکه اطلاعات D_۰ به خروجی انتقال یابد، آدرس A₁, A₀ را بنویسید. معرفی آی سی مالتی پلکسرا ۱→۸: آی سی با شماره فنی ۷۴۱۵۱ یک مالتی پلکسرا ۱→۸ است. در شکل ۶-۱۳ نماد این آی سی و شماره پایه های آن را مشاهده می کنید.


با مراجعه به منابع معتبر، در مورد مدار داخلی آی سی ۷۴۱۵۱ و جدول درستی آن تحقیق کنید. نتیجه را در قالب یک گزارش ارائه دهید.

پژوهش




در بلوک دیاگرام شکل ۶-۱۴ مالتی پلکسرا ۱→۴ با استفاده از دو مالتی پلکسرا ۱→۲ نشان داده شده است. جدول درستی بلوک دیاگرام را بنویسید و عملکرد آن را مورد بررسی قرار دهید. با توجه به توسعه ورودی های مالتی پلکسرا در شکل ۶-۱۴، با استفاده از دو مالتی پلکسرا ۱→۴ و یک مالتی پلکسرا ۱→۲، یک مالتی پلکسرا ۱→۸ طراحی کنید و طرز کار مدار را مورد بررسی قرار دهید.


فعالیت

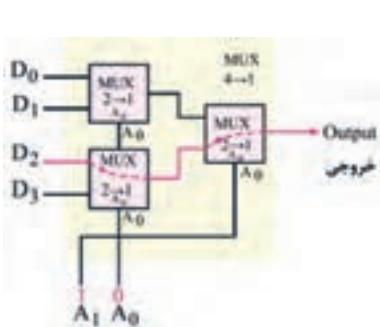

شکل ۶-۱۴- مالتی پلکسرا چهار به یک

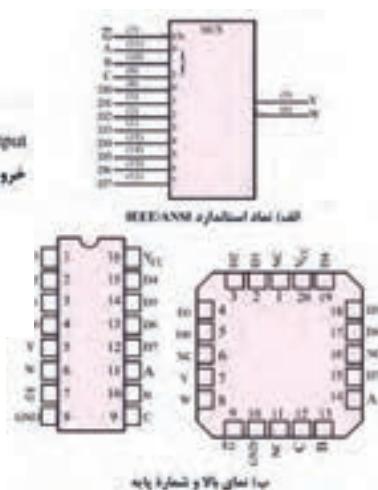

شکل ۶-۱۳- نماد آی سی و شماره پایه های آن

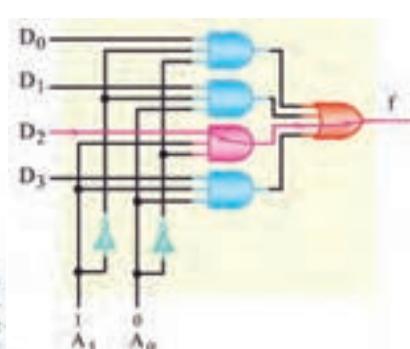

شکل ۶-۱۲- مدار مالتی پلکسرا چهار به یک

■ اجرای توابع توسط مالتی‌پلکسر

یکی از کاربردهای مالتی‌پلکسر، اجرای توابع منطقی است. برای اجرای یک تابع منطقی با n متغیر، می‌توان از یک مالتی‌پلکسر با n خط آدرس استفاده کرد. معمولاً متغیرها را به پایه‌های آدرس تعریف شده و هم ارزش با آن وصل می‌کنند.

مثال ۳: تابع $F_1 = A\bar{B} + BC + A\bar{C}$ را با یک مالتی‌پلکسر ۱ → ۸ اجرا کنید.

پاسخ:

■ تابع را به صورت استاندارد مین‌ترم می‌نویسیم. برای این منظور، می‌توانیم طبق جدول ۶-۸ جدول درستی

تابع را تشکیل دهیم و مجموع مین‌ترم‌های تابع را به دست آوریم.

■ با توجه به خروجی‌های تابع، مجموع مین‌ترم‌ها از رابطه زیر به دست می‌آید.

$$F_1 = \sum m(3, 4, 5, 6, 7)$$

■ طبق شکل ۶-۱۵، ورودی‌های D_1 و D_2 را به زمین و ورودی‌های D_3 تا D_7 را به ۵ ولت وصل می‌کنیم.


فعالیت در ساعات غیر
درسی



ابتدا مدار مثال ۳ را با نرم‌افزار مولتی‌سیم شبیه‌سازی کنید. سپس جدول درستی آن را با جدول ۶-۸ مقایسه کرده و صحت عملکرد مدار را تأیید نمایید.

جدول ۶-۸

A	B	C	$A\bar{B}$	BC	$A\bar{C}$	F
.
.	.	۱	۰	.	.	.
.	۱	.	۰	.	.	.
۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰
۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰
۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰
۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰

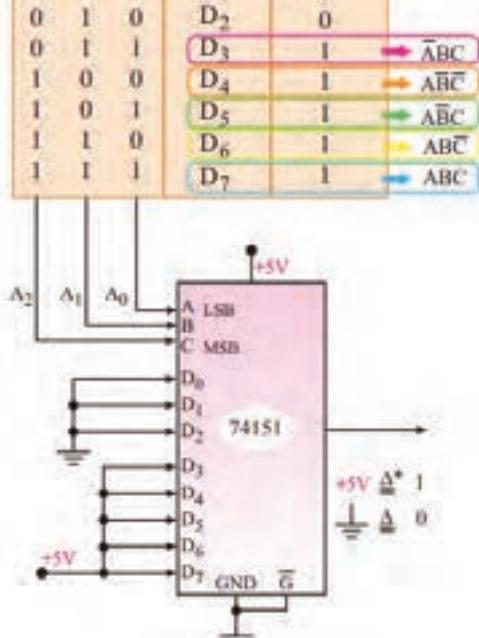

شکل ۶-۱۵

الگوی پرسش

۱- در مدار شکل ۶-۱۶ :

الف) خروجی Z_1 زمانی «۱» است که $A = B = 1$ و $C = 0$ یا $A = C = 1$ باشد.

ب) خروجی Z_2 زمانی «۱» است که $A = 0$ و $B = 1$ و $C = 1$ یا $A = 1$ و $B = 0$ باشد.

پ) در بقیه حالت‌ها Z_1 و Z_2 صفر هستند.

A	B	C	F
.	.	.	.
.	.	۱	۱
.	۱	.	.
.	۱	۱	.
۱	.	.	۱
۱	.	۱	.
۱	۱	.	۱
۱	۱	۱	.



شکل ۶-۱۶

با توجه به بندهای الف، ب و پ جدول درستی مدار را رسم کنید.تابع منطقی Z_1 و Z_2 را بنویسید و مدار را طراحی کنید.

۲- تابع F مربوط به جدول درستی ۶-۹ را به کمک نرمافزار، به وسیله دکدر و مالتیپلکسر اجرا کنید.

۳- با استفاده از ۹ مالتیپلکسر ۱ \rightarrow ۸ می‌توان یک مالتیپلکسر ۱ \rightarrow ۶۴ طراحی کرد. صحیح □ غلط □

۴- تابع $F(A, B, C) = \sum_m(0, 1, 4, 6)$ را در فضای نرمافزاری با یک مالتیپلکسر ۱ \rightarrow ۸ اجرا کنید.

۶-۶ شرح عملکرد انواع حافظه


در مدارهای ترکیبی که تاکنون بحث شده است، خروجی مدار در هر لحظه تابع متغیرهای ورودی در زمان حاضر است. برخی سیستم‌های دیجیتالی از تعدادی مدار ترکیبی تشکیل می‌شوند. ولی بسیاری از سیستم‌های دیجیتالی، علاوه بر مدار ترکیبی، نیاز به مداری برای ذخیره اطلاعات به صورت بیت باینری (صفر و یک) دارند. ذخیره اطلاعات در فلیپ فلاپ‌ها صورت می‌گیرد. با فلیپ فلاپ‌ها در پایه یازدهم آشنا شده‌اید.

■ فلیپ فلاپ S-R

در شکل ۶-۱۷ مدار فلیپ فلاپ S-R ساعتی با گیت NAND را مشاهده می‌کنید.

جدول ۶-۱۰

Clock	S	R	Q
.	.	.	
.	.	۱	
.	۱	.	
.	۱	۱	
۱	.	.	
۱	.	۱	
۱	۱	.	
۱	۱	۱	

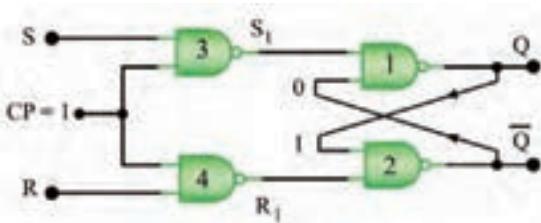

شکل ۶-۱۷- مدار فلیپ SR با گیت NAND

فعالیت



پژوهش




عملکرد مدار شکل ۶-۱۷ را مورد بررسی قرار دهید. سپس جدول درستی ۶-۱۰ را که مربوط به این مدار است، کامل کنید.


در مورد عیب فلیپ فلاپ‌های S-R ساعتی تحقیق کنید و نتیجه را به صورت یک گزارش ارائه دهید.

■ **فلیپ فلاپ J-K:** همان‌طور که قبل گفته شد، یکی از اجزای حافظه، فلیپ فلاپ‌ها هستند. در شکل ۶-۱۸ مدار بلوکی فلیپ فلاپ J-K رسم شده است. نماد فلیپ فلاپ J-K را در شکل ۶-۱۹ ملاحظه می‌کنید. جدول ۶-۱۱، جدول درستی فلیپ فلاپ J-K را نشان می‌دهد.

در مورد عیب فلیپ فلاپ J تحقیق کنید و نتیجه را در قالب یک گزارش ارائه دهید.

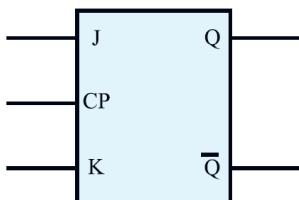

شکل ۶-۱۹- نماد فلیپ فلاپ J-K

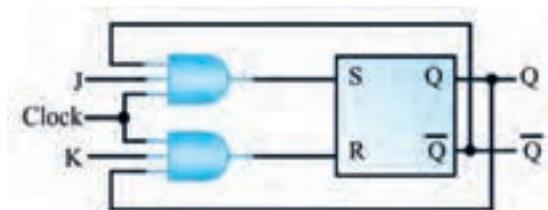


شکل ۶-۱۸- مدار فلیپ فلاپ J-K

جدول ۶-۱۱

J	K	CP	Q_t
0	0	↑↓	$Q_{(t-1)}$ حالات قبل را حفظ می‌کند
0	1	↑↓	0 RESET
1	0	↑↓	1 SET
1	1	↑↓	$\bar{Q}_{(t-1)}$ حالات قبلی را نیکس می‌شود


■ **فلیپ فلاپ (J-K Master Slave) J-K-MS:** در شکل ۶-۲۰ مدار فلیپ فلاپ J-K-MS با گیت NAND رسم شده است. این فلیپ فلاپ، از دو فلیپ فلاپ S-R مجزا و مشابه هم درست شده است که یکی مستر (اصلی-Master) و دیگری اسلیو (فرعی-Slave) نام دارد. جدول ۶-۱۲، جدول درستی این فلیپ فلاپ را نشان می‌دهد. نماد مداری فلیپ فلاپ را در شکل ۶-۲۱ ملاحظه می‌کنید.

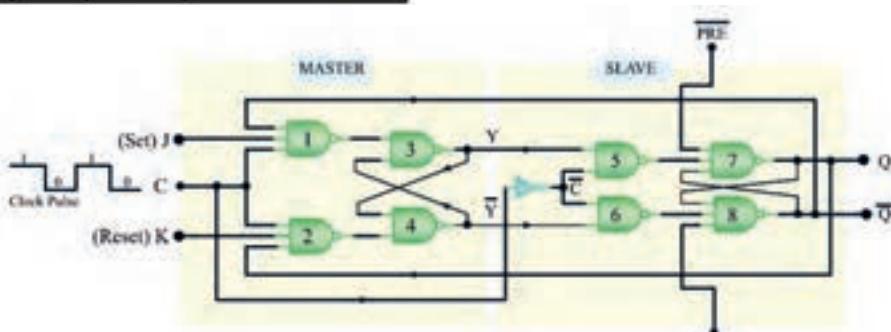

شکل ۶-۲۰- مدار فلیپ فلاپ J-K MS با گیت NAND

جدول ۶-۱۲

J	K	$Q_{(t)}$
.	.	$Q_{(t-1)}$
.	۱	.
۱	۱	$\bar{Q}_{(t-1)}$

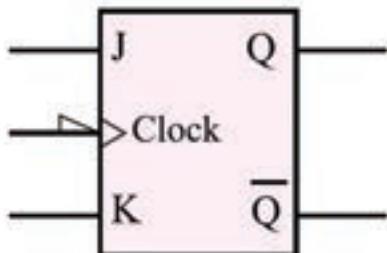


شکل ۶-۲۱ - نماد J-K MS

■ **فلیپ فلاب نوع D (تأخیری Delay)**: این فلیپ فلاب یک ورودی دارد و به عنوان یک سلول ثبات (ثبت کننده) یک بیتی استفاده می‌شود. زیرا اطلاعات ورودی آن پس از هر پالس ساعت وارد حافظه فلیپ فلاب می‌شود و تا پالس ساعت بعدی آن را حفظ می‌کند.

فلیپ فلاب نوع D را می‌توان به کمک هر یک از انواع فلیپ فلاب‌های J-K، S-R یا J-K-MS طراحی کرد. برای این منظور باید یک ورودی را نفی (NOT) کنیم و سپس آن را به ورودی دیگر اتصال دهیم. در شکل ۶-۲۲ فلیپ فلاب D با استفاده از فلیپ فلاب J-K را مشاهده می‌کنید. جدول درستی فلیپ فلاب D مطابق جدول ۶-۱۳ است. در شکل ۶-۲۳ نماد فلیپ فلاب D را ملاحظه می‌کنید.

جدول ۶-۱۳

CP	D	Q
[Square wave]	.	.
[Square wave]	۱	۱

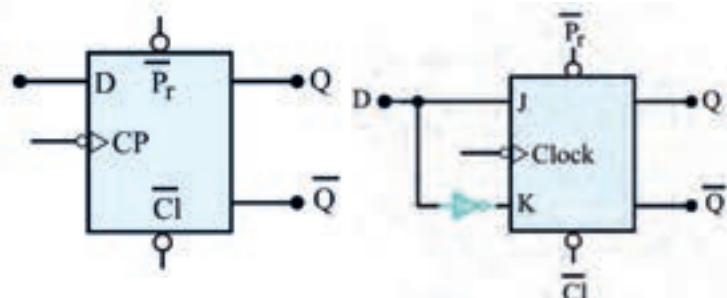


شکل ۶-۲۳ - نماد فلیپ فلاب D

شکل ۶-۲۲ - مدار فلیپ فلاب D

■ **فلیپ فلاب نوع T (کلیدی Toggle)**: اگر دو ورودی فلیپ فلاب J-K را به هم وصل کنیم و اتصال مشترک را T بنامیم، فلیپ فلاب جدیدی ساخته می‌شود که به آن فلیپ فلاب نوع T یا کلیدی می‌گویند. در شکل ۶-۲۴ چگونگی تبدیل فلیپ فلاب J-K به T را مشاهده می‌کنید. نماد فلیپ فلاب T به صورت شکل ۶-۲۵ است. جدول درستی فلیپ فلاب T را در جدول ۶-۱۴ مشاهده می‌کنید.

جدول ۶-۱۴

T	CP	Q_t
.	[Square wave]	$Q_{(t-1)}$
۱	[Square wave]	$\bar{Q}_{(t-1)}$

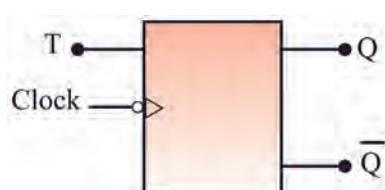

شکل ۶-۲۵ - نماد فلیپ فلاب T

شکل ۶-۲۴ - مدار فلیپ فلاب T



در مورد عملکرد ورودی‌های پیش تنظیم (pre=preset) و پاک کردن (clr=clear) در فلیپ فلپ‌ها تحقیق کنید و نتیجه را در قالب گزارش ارائه دهید.

■ **انواع حافظه و عملکرد آنها:** همان‌طور که قبلاً اشاره کردیم، از فلیپ فلپ‌ها به عنوان ذخیره‌کننده یک بیت اطلاعات استفاده می‌شود. در یک سامانه ترکیبی مانند رایانه، حافظه‌های مختلف با عملکردهای گوناگون مورد نیاز است.

در ادامه به شرح مختصری از انواع حافظه‌ها با توجه به نوع و کاربرد آنها می‌پردازیم.

(Read Write Memory) RWM

حافظه‌های قابل خواندن و نوشتن یا نوعی حافظه رایانه که قابل خواندن و نوشتن است.

(Random Access Memory) RAM

این حافظه با دسترسی تصادفی است. حافظه‌های RAM خود به دو دسته Static SRAM (رم استاتیک - RAM) و DRAM (رم دینامیک - RAM) تقسیم‌بندی می‌شوند. SRAM قادر است چند کیلوبایت اطلاعات را در خود ذخیره کند. دسترسی به اطلاعات در این نوع حافظه‌ها حدود ۱۰ نانوثانیه است. DRAM قادر است چند مگابایت اطلاعات را در خود ذخیره کند. زمان دسترسی به اطلاعات در این نوع حافظه حدود ۱۰۰ نانوثانیه است. در رایانه‌هایی که به ظرفیت زیاد حافظه نیاز داریم، از این نوع حافظه استفاده می‌کنیم.

(Read Only Memory) ROM

محتوای این نوع حافظه فقط قابل خواندن است و اطلاعات در کارخانه سازنده در حافظه برنامه‌ریزی می‌شود و با قطع برق (تغذیه) اطلاعات آن پاک نمی‌شود. اطلاعات مربوط به بازی‌های کامپیوتری، راهاندازی کامپیوتر (Bootstart program) و قسمتی از اطلاعات سیستم عامل در آن ذخیره می‌شود.

اطلاعات ROM وارد حافظه اصلی رایانه (Main Memory) می‌شود.

نکته: اگر پس از قطع برق محتوای حافظه از بین برود، حافظه را متکی به ولتاژ (volatile) و اگر محتوا به طور دائم بماند، حافظه را مستقل از ولتاژ (Nonvolatile) گویند.

□ **انواع دیگر حافظه‌های ROM**

حافظه‌های نوع ROM در سه دسته EEPROM، PROM و EEPROM توسعه یافته‌اند.
(Programmable ROM) PROM ✓

این حافظه به وسیله دستگاه مخصوص حافظه‌نویس (ROM Writer) فقط یک بار برنامه‌ریزی می‌شود.
(Erasable PROM) EPROM ✓

محتوای این حافظه را می‌توان به وسیله اشعه ماوراء بنفش پاک کرد و اطلاعات جدید در آن برنامه‌ریزی کرد.
(Electrical EPROM) EEPROM ✓

اطلاعات این نوع حافظه توسط سیگنال الکتریکی قابل پاک شدن است. بعد از پاک شدن حافظه می‌توان آن را دوباره برنامه‌ریزی کرد.



درباره ساختار و عملکرد انواع حافظه‌های زیر و موارد کاربرد آنها تحقیق کنید و نتیجه را در قالب یک گزارش ارائه دهید.

- الف) حافظه‌های کمکی (Auxiliary Memory) مانند هارد دیسک و سایر موارد
- ب) حافظه‌های نهان (Cache Memory)
- پ) حافظه لوح فشرده (CDROM)
- ت) نوار مغناطیسی (Magnetic Tapes)
- ث) دیسک نوری (Optical Disk)
- ج) دیسک مغناطیسی (Magnetic Disk)
- چ) دیسک الکترونیکی یا حافظه فلاش (Flash Memory)


الگوی پرسش

۱- جدول درستی فلیپ فلاپ J-K را رسم کنید. در چه حالتی از ورودی، وضعیت حافظه تغییر می‌کند و بر عکس حالت قبلی خود می‌شود؟

۲- برای ثبت n بیت اطلاعات به n واحد حافظه نیاز داریم. صحیح □ غلط □

۳- فلیپ فلاپ شکل ۶-۲۶ از کدام نوع است.
 T D

۴- در فلیپ فلاپ نوع T، در حالت ۱ با هر پالس ساعت، وضعیت حافظه بر عکس حالت قبل می‌شود.
 درست نادرست

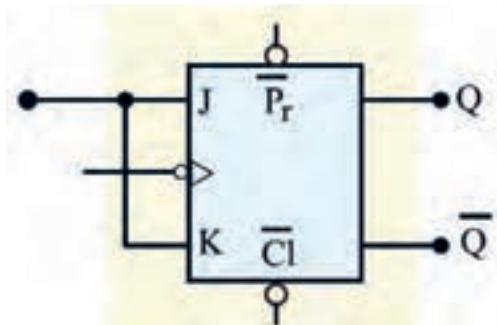

شکل ۶-۲۶

۵-۶-شیفت رجیسترها (Shift Registers)

یک ثبات یا رجیستر مجموعه‌ای از فلیپ فلاپ‌ها یا سلول‌های حافظه است که می‌تواند اطلاعات را به صورت بیت‌باینری در خود نگه دارد. با انواع شیفت رجیستر تا حدودی در پایه یازدهم آشنا شده‌اید. در شکل ۶-۲۷ یک شیفت رجیستر ۸ بیتی را به صورت بلوکی مشاهده می‌کنید که در آن اطلاعات ۱۰۰۱۰۱۱۰ ذخیره شده است.

در شکل ۶-۲۸ شیفت رجیستر (ورودی سری - خروجی سری) نشان داده شده است. بیت‌های ورودی یکی پس از دیگری و به صورت سریال وارد اولین بیت فلیپ فلاپ می‌شوند و سپس از فلیپ فلاپ‌های بعدی عبور می‌کنند. در شکل ۶-۲۹ اطلاعات به صورت سری وارد شده و خروجی‌ها به صورت موازی (همزمان) دریافت می‌شوند. به عبارت دیگر، اطلاعات ورودی به صورت سریال وارد مدار شده و خروجی‌ها به طور همزمان و موازی دریافت می‌شود. در شکل ۶-۳۰ اطلاعات به صورت موازی وارد شیفت رجیستر شده و به صورت سری در خروجی دریافت می‌شود. اگر بخواهیم در یک شیفت رجیستر اطلاعات را به صورت موازی وارد کنیم و به صورت موازی نیز از آن

دریافت کنیم، باید از شیفت رجیستر شکل ۶-۳۱ استفاده کنیم.
در شکل های ۶-۳۲ و ۶-۳۳ ساختمان شیفت رجیسترها (سری - سری) و (موازی - موازی) را که در آن از فلیپ فلابهای نوع D استفاده شده است، ملاحظه می کنید.

در مورد انواع عملکرد مدارهای شیفت رجیستر SISO(شکل ۶-۳۲) و PIPD(شکل ۶-۳۳) بحث و گفت و گو کنید و نتایج را در قالب یک گزارش ارائه دهید.


فعالیت گروهی




شکل ۶-۲۸- شیفت رجیستر SISO




شکل ۶-۲۷- شیفت رجیستر ۸ بیتی

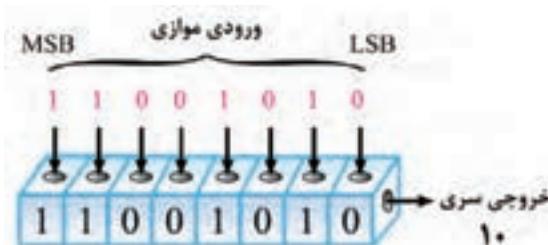


شکل ۶-۳۰- شیفت رجیستر PISO

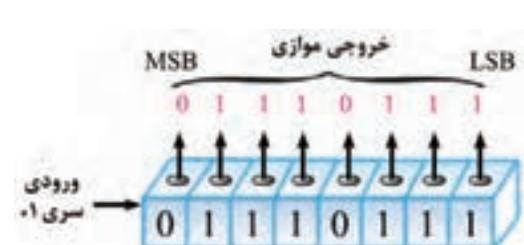


شکل ۶-۲۹- شیفت رجیستر SIPD

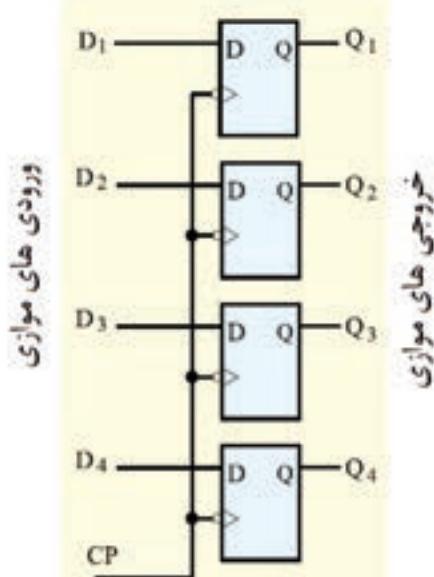

شکل ۶-۳۳- مدار شیفت رجیستر PIPD

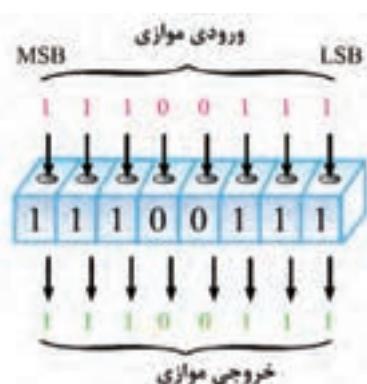


شکل ۶-۳۱- شیفت رجیستر PIPD

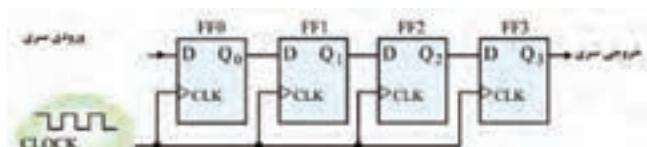

شکل ۶-۳۲- مدار شیفت رجیستر SISO

□ شرح چگونگی انتقال اطلاعات به حافظه: اطلاعاتی که باید در هر خانه حافظه نوشته شود را دیتا (Data) می‌نامند

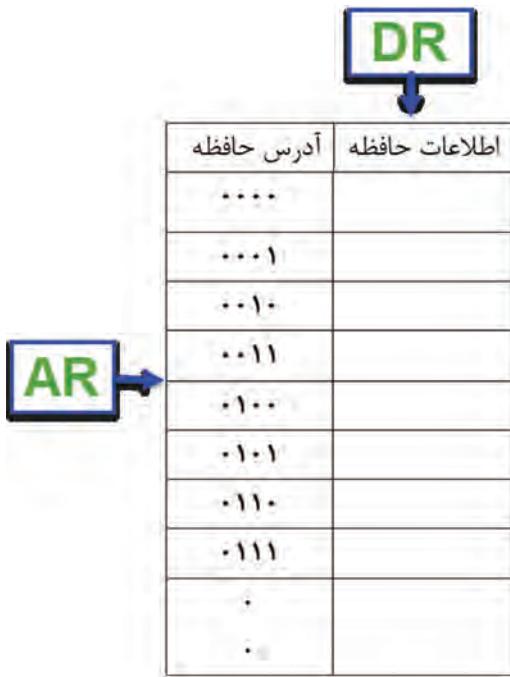

شکل ۶-۳۵- جزئیات آدرس‌ها و اطلاعات در حافظه

که در ثبات داده‌ها (Data Register) در این حالت دیتارجیستر نیز باید هشت بیتی باشد.

هر کلمه در خانه‌ای از حافظه قرار می‌گیرد که دارای آدرس مشخصی است. این آدرس نیز در یک ثبات دیگری قرار دارد که به آن ثبات آدرس (Address Register) می‌گویند. در شکل ۶-۳۴ ۶-۳۵ بلوک واحد حافظه و در شکل ۶-۳۵ جزئیات بلوک واحد حافظه نشان داده شده است.



شکل ۶-۳۴- بلوک واحد حافظه

۶-۶- شمارنده‌ها (Counters)

شمارنده‌ها مدارهایی هستند که از تعدادی فلیپ فلاب متصل به هم به صورت سری، تشکیل شده‌اند. این مدارها عملاً تعداد پالس‌های ورودی به مدار را شمارش می‌کنند. شمارش پالس‌های ورودی ممکن است بر مبنای ۱۰ یا هر مبنای دیگر انجام شود. عنصر اصلی هر شمارنده فلیپ فلاب است. یک شمارنده با n طبقه فلیپ فلاب، حداقل می‌تواند 2^n حالت تعریف شده داشته باشد.

■ شمارنده آسنکرون

در شمارنده آسنکرون، پالس ساعت فلیپ فلاب‌ها، به‌طور هم‌زمان به آنها داده نمی‌شود. هر طبقه پالس ساعت خود را از خروجی طبقه قبل خود دریافت می‌کند.


شمارنده آسنکرون به شمارنده ضربانی (Ripple Counter) نیز معروف است. فلیپ فلاب به کار رفته در این نوع شمارنده، از نوع T است و باید همواره $T=1$ باشد.

شمارنده آسنکرون صعودی (UP-Counter)

این شمارنده قادر به شمارش منظم اعداد از کم به زیاد است. در شکل ۶-۳۶ یک شمارنده آسنکرون ۴ بیتی نشان داده شده است که در آن از ۴ فلیپ فلاب J-K با عملکرد نوع T استفاده شده است. در جدول ۶-۱۵ تغییر وضعیت خروجی‌های Q_A, Q_B, Q_C, Q_D را نشان می‌دهد. این شمارنده اعداد ۰ تا ۱۵ را شمارش می‌کند و در انتهای پالس شانزدهم تمام خروجی‌ها مساوی صفر می‌شوند و شمارنده به حالت اولیه برمی‌گردد.

جدول ۶-۱۵

پالس ساعت	Q_D	Q_C	Q_B	Q_A
.
۱	.	.	.	۱
۲	.	.	۱	.
۳	.	.	۱	۱
۴	.	۱	.	.
۵	.	۱	.	۱
۶	.	۱	۱	.
۷	.	۱	۱	۱
۸	۱	.	.	.
۹	۱	.	.	۱
۱۰	۱	.	۱	.
۱۱	۱	.	۱	۱
۱۲	۱	۱	.	.
۱۳	۱	۱	.	۱
۱۴	۱	۱	۱	.
۱۵	۱	۱	۱	۱

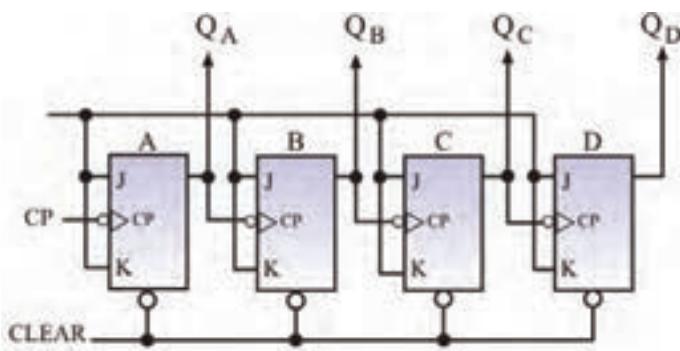

شکل ۶-۳۶- شمارنده آسنکرون صعودی

شمارنده آسنکرون نزولی (Down Counter)


شمارنده آسنکرون ضربانی می‌تواند معکوس شمار یا نزولی هم باشد. یعنی از یک عدد شروع به شمارش معکوس کند و به صفر برسد. در شکل ۶-۳۷ یک شمارنده آسنکرون نزولی چهاربیتی رسم شده است.

جدول تغییرات خروجی به ازای هر پالس ساعت در جدول ۶-۱۶ نشان داده شده است.

کار نرمافزاری در ساعات غیر درسی: مدار شمارنده آسنکرون صعودی و نزولی را با نرمافزار مولتی سیم شبیه‌سازی کنید و وضعیت خروجی فلیپ فلاپ‌ها و اعداد شمارش شده را به ازای هر پالس ساعت مورد بررسی قرار دهید و صحت عملکرد مدار را بررسی کنید.

جدول ۶-۱۶

تعداد پالس ساعت	پالس ساعت	\bar{Q}_0	\bar{Q}_1	\bar{Q}_2	\bar{Q}_3
.	۱۵	۱	۱	۱	۱
۱	۱۴	۱	۱	۱	۰
۲	۱۳	۱	۱	۰	۱
۳	۱۲	۱	۱	۰	۰
۴	۱۱	۱	۰	۱	۱
۵	۱۰	۱	۰	۱	۰
۶	۹	۱	۰	۰	۱
۷	۸	۱	۰	۰	۰
۸	۷	۰	۱	۱	۱
۹	۶	۰	۱	۱	۰
۱۰	۵	۰	۱	۰	۱
۱۱	۴	۰	۱	۰	۰
۱۲	۳	۰	۰	۱	۱
۱۳	۲	۰	۰	۱	۰
۱۴	۱	۰	۰	۰	۱
۱۵	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶	۱۵	۱	۱	۱	۱

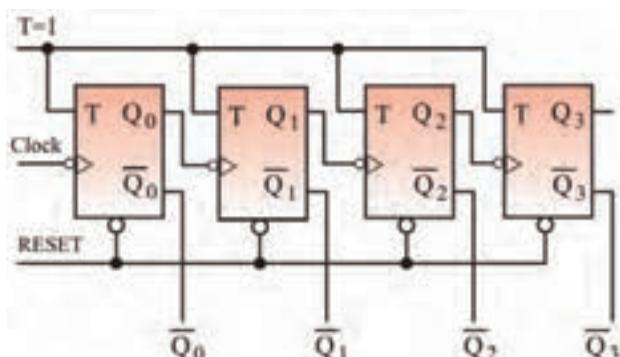

شکل ۶-۳۷- مدار شمارنده آسنکرون نزولی

نکته



شمارنده سنکرون و انواع دیگر شمارندها در مقاطع تحصیلی بالاتر آموزش داده می‌شود. به علت محدودیت زمان، در مورداين نوع شمارندهها توضیح بیشتر داده نشده است.

شمارنده آسنکرون دده‌هی (Binary Code Decimal) BCD

- ✓ اگر شمارندهای از صفر تا ۱۰ را بشمارد، آن را شمارنده دده‌هی (اعشاری) یا BCD می‌نامند. برای شمارش تا ۱۰ به ۴ فلیپ فلاپ نیاز داریم. ۴ فلیپ فلاپ تا ۱۶ شمارش می‌کند.

فعالیت




به چه دلیل نمی‌توانیم از ۳ فلیپ فلاپ برای شمارش تا ۱۰ استفاده کنیم؟

- ✓ شمارنده BCD همان شمارنده آسنکرون صعودی است با این تفاوت که باید بتواند با رسیدن به عدد ۱۰ (باينری $1010 = 10$ دسی‌مال)، خروجی‌ها را پاک (Reset) کند. این عمل توسط یک گیت کنترل می‌شود. در شکل ۶-۳۸ مدار شمارنده آسنکرون دده‌هی با استفاده از چهار فلیپ فلاپ T را ملاحظه کنید.

جدول ۶-۱۷

Q _۲	Q _۱	Q _۰	Q.	Decimal
.
.	.	.	۱	۱
.	.	۱	۰	۲
.	.	۱	۱	۳
.	۱	.	۰	۴
.	۱	.	۱	۵
.	۱	۱	۰	۶
.	۱	۱	۱	۷
۱	.	.	۰	۸
۱	.	.	۱	۹

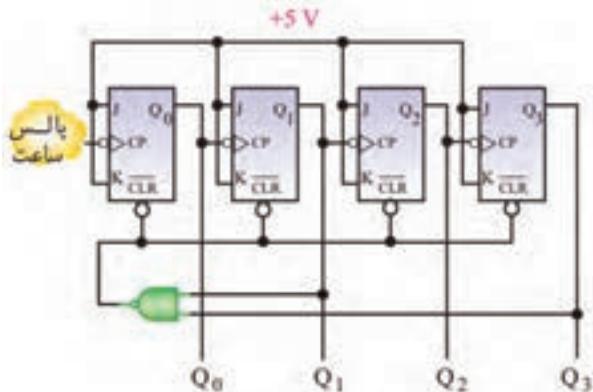

شکل ۶-۳۸- مدار شمارنده آسنکرون دده‌هی

در جدول ۶-۱۷ تغییرات خروجی شمارنده دده‌هی رسم شده است. در پالس دهم خروجی گیت NAND، صفر شده و همه حافظه‌ها پاک می‌شوند.

الگوی پرسش

۱) برای شمارش تا پایان عدد ۵۹ به چند فلیپ فلاپ نیاز داریم؟

الف) ۴ ب) ۵ ج) ۶ د) ۷

۲) در شمارنده آسنکرون صعودی از فلیپ فلاپ نوع T=۱ است استفاده می‌کنیم. درست □ نادرست □


۳) در شمارنده آسنکرون، به طور همزمان به همه فلیپ فلاپ‌ها پالس ساعت اعمال می‌شود.

درست □ نادرست □

۴) شمارنده آسنکرون صعودی طراحی کنید که تا پایان عدد ۱۲ بشمارد و سپس صفر شود.


۷-۶- مبدل‌های دیجیتال به آنالوگ (Digital to Analog Converter) DAC

■ اطلاعات و علائم دیجیتالی ذخیره شده در واحد حافظه به وسیله یک مدار مبدل DAC به سیگنال آنالوگ تبدیل می‌شود. در شکل ۶-۳۹ بلوک دیاگرام یک مبدل دیجیتال به آنالوگ را ملاحظه می‌کنید.

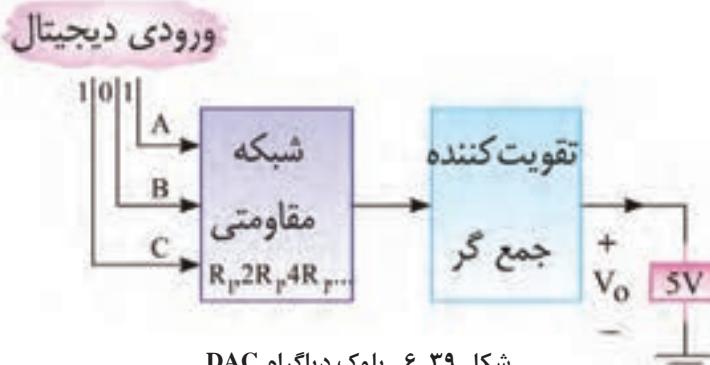


شکل ۶-۳۹- بلوک دیاگرام DAC

مدار DAC یک جمع‌کننده ولتاژ است. در شکل ۶-۴۰ از یک مدار تقویت‌کننده عملیاتی استفاده کردند که در آن مقاومت فیدبک $R_F = R$ و شبکه مقاومتی ورودی به صورت $R, 2R, 4R$ است. چون مقدار مقاومت‌های ورودی میزان تقویت مدار را تعیین می‌کنند، مقدار آن بر اساس ارزش بیت‌های ورودی تعیین می‌شود، مثلاً به مقاومت R بیت پارازش MSB و به $4R$ بیت کم ارزش وصل می‌شود. طبق شکل ۶-۴۱ اگر کلیدهای S_1, S_2, S_3 و V_{REF} به V_{REF} وصل شوند، بیت ورودی برابر با ۱ و اگر به زمین وصل شوند، بیت ورودی برابر با صفر است. مدار شکل ۶-۴۰ را مدار جمع‌کننده و مدار شکل ۶-۴۱ را مدار مبدل DAC می‌نامند. مثلاً اگر ورودی دیجیتال سه بیتی و به صورت ۱۱۱ باشد، هر سه کلید به V_{REF} وصل می‌شود. و با توجه به اینکه ولتاژ مرجع ۴ ولت است ($V_{REF} = -4V$)، مقدار ولتاژ آنالوگ خروجی از رابطه زیر به دست می‌آید:

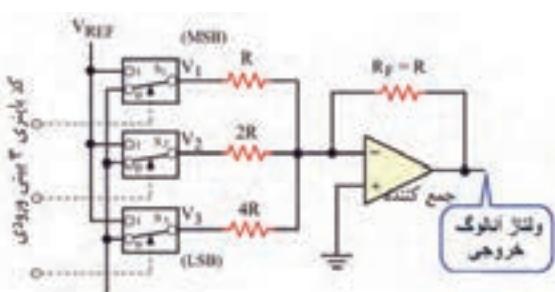

شکل ۶-۴۱- مبدل دیجیتال با آنالوگ

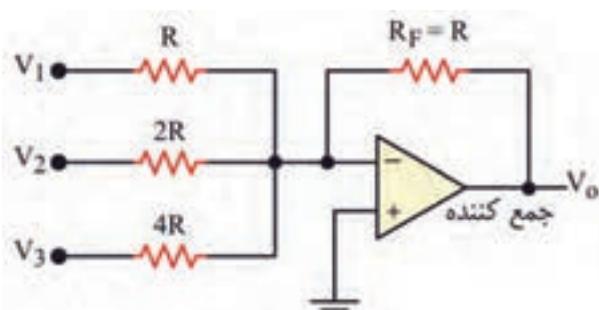

شکل ۶-۴۰- جمع‌کننده

$$V_O = - \left(\frac{R_F}{R} V_{REF} + \frac{R_F}{2R} V_{REF} + \frac{R_F}{4R} V_{REF} \right)$$

$$V_O = - \left(\frac{R}{R} + \frac{R}{2R} + \frac{R}{4R} \right) \times (-4) = - \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \right) \times (-4) = (4+2+1) = 7V$$

نکته



توجه داشته باشید که ولتاژ خروجی ضرورتی ندارد دقیقاً با عدد باینری داده شده برابر باشد. در این مثال مقدار ولتاژ مرجع طوری انتخاب شده است که ولتاژ خروجی با عدد اعشاری معادل باینری ۱۱۱ برابر شده و با صرفنظر از علامت منفی برابر با ۷ ولت است.

فعالیت



در مدار شکل ۶-۴۱ اگر به کلیدهای S_1, S_2, S_3 به ترتیب اعداد منطقی زیر متصل شود، ولتاژ خروجی را محاسبه کنید و نتایج را تحلیل نمایید.

$$S_1, S_2, S_3 = 100 \quad S_1, S_2, S_3 = 011 \quad S_1, S_2, S_3 = 010 \quad S_1, S_2, S_3 = 001 \quad S_1, S_2, S_3 = 000$$

فعالیت‌گروهی



در مبدل DAC شکل ۶-۴۱ برای همه حالت‌های ورودی (۰۰۰ تا ۱۱۱) اگر ولتاژ مرجع برابر ۵ ولت باشد، ولتاژ خروجی را محاسبه، در یک نمودار رسم و نتایج را تحلیل کنید و یک گزارش مكتوب ارائه دهید.

در شکل ۶-۴۲ یک نمونه آی‌سی مبدل دیجیتال به آنالوگ DAC هشت بیتی با شماره فنی MC1408 به صورت بلوك دیاگرام نشان داده شده است که ولتاژ خروجی آن بر حسب بیت‌های ورودی داده شده به $A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6, A_7, A_8$ و مقادار ولتاژ مرجع (V_{REF}) و مقادار مقاومت فیدبک $R_F = R_{FB}$ و مقاومت پتانسیومتر R_{14} از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$V_O = \frac{V_{REF}}{R_{14}} R_F \left(\frac{A_1}{2} + \frac{A_2}{4} + \frac{A_3}{8} + \frac{A_4}{16} + \frac{A_5}{32} + \frac{A_6}{64} + \frac{A_7}{128} + \frac{A_8}{256} \right)$$

پژوهش




با مراجعه به برگه اطلاعات آی‌سی MC1408 درباره مشابهت بلوك دیاگرام شکل ۶-۳۹ با مدار ۶-۴۲ تحقیق کنید و مدار معادل آن را که مشابه با جمع کننده است، ترسیم کنید و در قالب گزارش به صورت پاورپوینت ارائه دهید.


روش تبدیل سیگنال آنالوگ به سیگنال دیجیتال (Analog to Digital Convertor)
اگر بخواهیم سیگنال آنالوگ را به علائم دیجیتالی n بیتی تبدیل کنیم، به مبدل ADC نیاز داریم. در شکل ۶-۴۳ چگونگی تبدیل یک نمونه سیگنال آنالوگ به سیگنال دیجیتال n بیتی را مشاهده می‌کنید. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، در این فرایند n سطح سیگنال آنالوگ به علائم دیجیتالی $0000, 0100, 0110, 1000, 1010, 1100$ تبدیل شده است.

جدول ۶-۱۸

پله یا گام Volts	ورودی آنalog	خروجی دودویی			
		۸s	۴s	۲s	۱s
		D	C	B	A
۱
۲	۰/۲	.	.	.	۱
۳	۰/۴	.	.	۱	.
۴	۰/۶	.	.	۱	۱
۵	۰/۸	.	۱	.	.
۶	۱/۰	.	۱	.	۱
۷	۱/۲	.	۱	۱	.
۸	۱/۴	.	۱	۱	۱
۹	۱/۶	۱	.	.	.
۱۰	۱/۸	۱	.	.	۱
۱۱	۲/۰	۱	.	۱	.
۱۲	۲/۲	۱	.	۱	۱
۱۳	۲/۴	۱	۱	.	.
۱۴	۲/۶	۱	۱	.	۱
۱۵	۲/۸	۱	۱	۱	.
۱۶	۳/۰	۱	۱	۱	۱

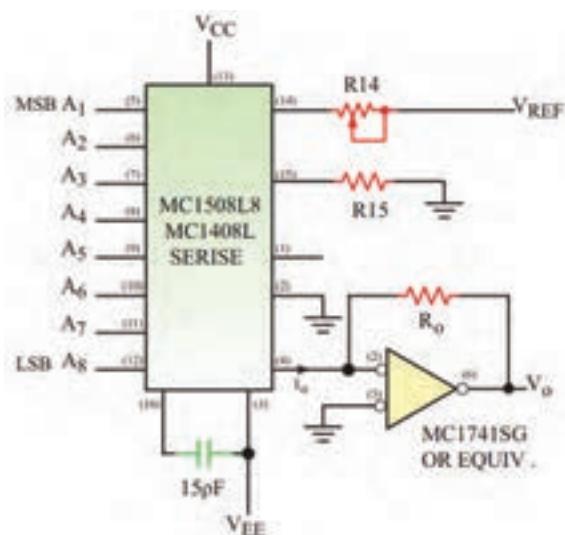


شکل ۶-۴۲- مدار مبدل دیجیتال به آنalog با آی سی

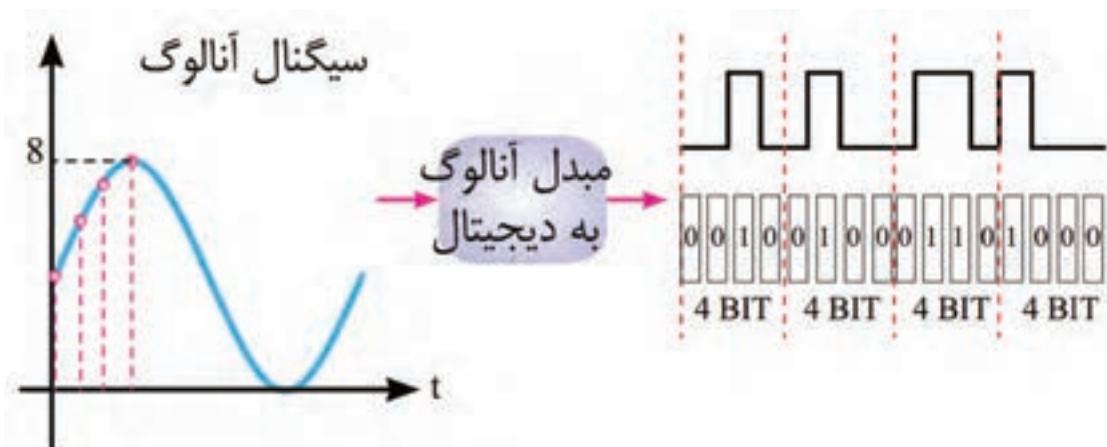

شکل ۶-۴۳- تبدیل سیگنال آنالوگ به دیجیتال چهار بیتی


■ مدار الکترونیکی مبدل آنالوگ به دیجیتال ADC: مدار الکترونیکی مبدل ADC نسبت به مدار مبدل DAC پیچیده‌تر است. یک نمونه از این نوع مدار را که شامل مبدل DAC، مقایسه‌کننده ولتاژ، مولد پالس ساعت، شمارنده و مسیر فیدبک است، در شکل ۶-۴۴ مشاهده می‌کنید. این مدار قادر است ولتاژ صفر تا ۳ ولت را با تغییق $\frac{1}{2}$ ولت در ۱۶ گام به یک کد ۴ بیتی از ۰۰۰۰ به ۱۱۱۱ مطابق جدول ۶-۱۸ به صورت سیگنال دیجیتالی درآورد. چون مبدل ADC کاربردهای وسیعی دارد، برای آن آی‌سی‌های مختلفی ساخته شده است. آی‌سی ۰۸۰۴، نمونه‌ای از مبدل ADC است که آن را در شکل ۶-۴۵ نشان داده‌ایم. این آی‌سی قادر است ولتاژ آنالوگ صفر تا ۵ ولت را به یک کلمه دیجیتالی ۸ بیتی که شامل ۲۵۶ حالت است تبدیل کند.

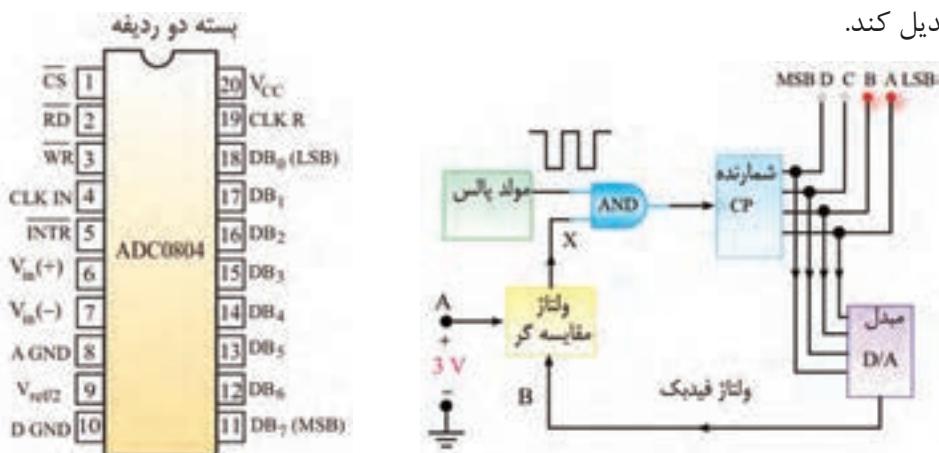

شکل ۶-۴۵- آی‌سی مبدل آنالوگ به دیجیتال

شکل ۶-۴۴- مدار الکترونیکی مبدل آنالوگ به دیجیتال

مدارهای ADC و DAC را با نرم‌افزارهایی که آموزش دیده‌اید، شبیه‌سازی کنید و صحت عملکرد مدار را مورد بررسی قرار دهید.

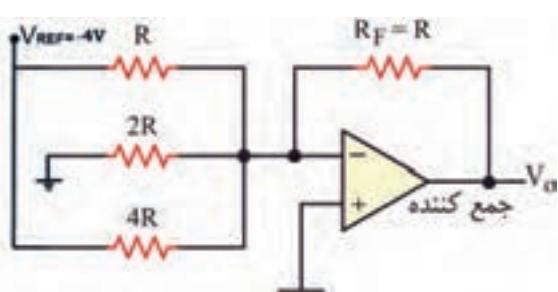

شکل ۶-۴۶

الگوی پرسش

- ۱- در مدار شکل ۶-۴۶ کد باینری ورودی را بنویسید و مقدار ولتاژ خروجی را محاسبه کنید.
- ۲- در مدار مبدل DAC مدار جمع‌گر ولتاژ وجود دارد. درست نادرست
- ۳- یک مولد DAC ورودی از نوع را به خروجی از نوع تبدیل می‌کند.
- ۴- ADC مبدل و DAC مبدل نام دارد.


- ۵- ساختمان داخلی آی‌سی‌های DAC با مدار جمع‌گر متفاوت مشابه بوده و در قسمت‌های ورودی‌های آن کلیدهای قطع و وصل وجود ندارد وجود دارد
- ۶- ساختار آی‌سی‌های DAC در مقایسه با آی‌سی‌های ADC از پیچیدگی کمتری بیشتری برخوردار است.

جدول ۶-۱۹

A	B	C	F
.	.	.	۱
.	.	۱	۱
.	۱	.	.
.	۱	۱	۱
۱	.	.	.
۱	.	۱	۱
۱	۱	.	.
۱	۱	۱	۱

جدول ۶-۲۰

X	CP	Q _t
.		Q _(t-1)
۱		Q̄ _(t-1)

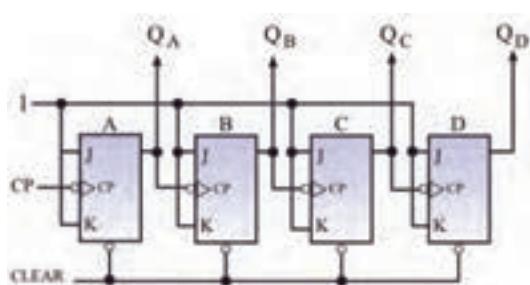

شکل ۶-۴۷

الگوی آزمون نظری پایان واحد یادگیری

۱- با توجه به جدول درستی ۶-۱۹، تابع F را به صورت مجموع مین ترم‌ها بنویسید. سپس تابع را توسط دکتر اجرا کنید.

۲- تابع $F(A, B, C) = \sum m(0, 1, 2, 4, 6)$ را با استفاده از یک مالتی پلکسرا اجرا کنید.

۳- یک رمزگشا با n ورودی، حداقل دارای چند خروجی است؟

۴- برای ثبت ۴ بیت اطلاعات به تعداد ۴ واحد حافظه (فلیپ فlap) نیاز داریم. صحیح □ غلط □

۵- شیفت رجیسترها از نظر چگونگی ثبت اطلاعات و خواندن اطلاعات به چند گروه تقسیم می‌شوند؟ نام ببرید.

۶- محتوای اولیه یک ثبات ۴ بیتی سری - سری به صورت ۱۱۰۱ است. اطلاعات ۱۰۱۱۰۱ طی شش پالس ساعت وارد شیفت رجیستر می‌شود. محتوای ثبات را پس از اعمال شش پالس ساعت بنویسید.

۷- جدول درستی فلیپ فlap T و D را بنویسید.

۸- جدول درستی ۶-۲۰ مربوط به کدام نوع فلیپ فlap است؟

الف) T (ب) J-K (پ) MS (ت)

۹- جدول درستی فلیپ فlap J-K-MS را رسم کنید.

۱۰- برای شمارش تا عدد ۱۵۶ به چند فلیپ فlap نیاز داریم؟

۱۱- با دو فلیپ فlap J-K و با رفتار T، حداقل تا چه عددی را می‌توان شمرد؟ مدار شمارنده را رسم کنید.

۱۲- برای آنکه شمارنده شکل ۶-۴۷ تا پایان عدد ۱۳ (ابتدای پالس چهاردهم) بشمرد و سپس صفر شود، مدار شمارنده را کامل کنید.

الگوی آزمون نرم افزاری پایان واحد یادگیری

۱- نرم افزارمولتی سیم را فعال کنید.

۲- تابع منطقی F را توسط مدار دکتر شبیه‌سازی کنید.

۳- تابع منطقی F را توسط مالتی پلکسرا شبیه‌سازی کنید.

ارزشیابی واحد یادگیری ۶: کسب شایستگی در طراحی مدارهای دیجیتالی و اجرای توابع آن

شرح کار:

- ۱- تشریح عملکرد مدار دکدر و مالتی پلکسیر
- ۲- نوشتن توابع منطقی به صورت استاندارد مین ترم
- ۳- اجرای توابع با استفاده از دکدر و مالتی پلکسیر
- ۴- تشریح جدول درستی انواع فلیپ فلاپ ها
- ۵- تشریح انواع شیفت رجیسترها از نظر ورود و دریافت اطلاعات
- ۶- تشریح عملکرد شمارنده صعودی و نزولی
- ۷- تشریح عملکرد مدار مبدل D/A و A/D
- ۸- شبیه سازی مدارهای منطقی با استفاده از نرم افزار

استاندارد عملکرد: طراحی مدارهای ترکیبی و اجرای توابع و طراحی مدارهای ترتیبی با رعایت استانداردهای تعریف شده

شخص ها:

- ۱- نوشتن توابع منطقی به صورت استاندارد مین ترم (۵ دقیقه)
- ۲- تشریح عملکرد مدار دکدر و مالتی پلکسیر و اجرای توابع با استفاده از دکدر و مالتی پلکسیر (۲۰ دقیقه)
- ۳- تشریح جدول درستی انواع فلیپ فلاپ ها (۱۰ دقیقه)
- ۴- تشریح انواع شیفت رجیسترها از نظر ورود و دریافت اطلاعات (۵ دقیقه)
- ۵- تشریح عملکرد شمارنده صعودی و نزولی (۱۰ دقیقه)
- ۶- تشریح عملکرد مدار مبدل D/A و A/D (۱۰ دقیقه)
- ۷- شبیه سازی مدارها با استفاده از نرم افزار (۱۰ دقیقه)


شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات: مکان مناسب انجام کار در کلاس یا کارگاه یا سایت مجهز به رایانه با کف عایق یا آنتن استاتیک، نور مناسب برای کارهای ظرفیت بعده حداقل ۶ مترمربع و دارای تهویه یا پنجره، انجام کار در حال نشسته یا ایستاده، رایانه، لوازم التحریر

معیار شایستگی:

ردیف	مراحل کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	نوشتن توابع منطقی به صورت استاندارد مین ترم	۱	
۲	تشریح عملکرد مدار دکدر و مالتی پلکسیر و اجرای توابع با استفاده از دکدر و مالتی پلکسیر	۲	
۳	تشریح جدول درستی انواع فلیپ فلاپ ها و تشریح انواع شیفت رجیسترها از نظر ورود و دریافت اطلاعات	۲	
۴	تشریح عملکرد شمارنده صعودی و نزولی	۲	
۵	تشریح عملکرد مدار مبدل D/A و A/D	۲	
۶	شبیه سازی مدارها با استفاده از نرم افزار	۲	
شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
۱- محافظت از تجهیزات و دستگاه ها			
۲- دقت و مسئولیت پذیری			
۳- شایستگی تفکرو یادگیری مادام عمر			
۴- اخلاق حرفه ای			
۵- رعایت نکات زیست محیطی			
۶- به کار گیری فناوری نوین			
۷- مستند سازی			
میانگین نمرات			
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.			

پودمان ۴

محاسبات DC در مدارهای الکترونیکی

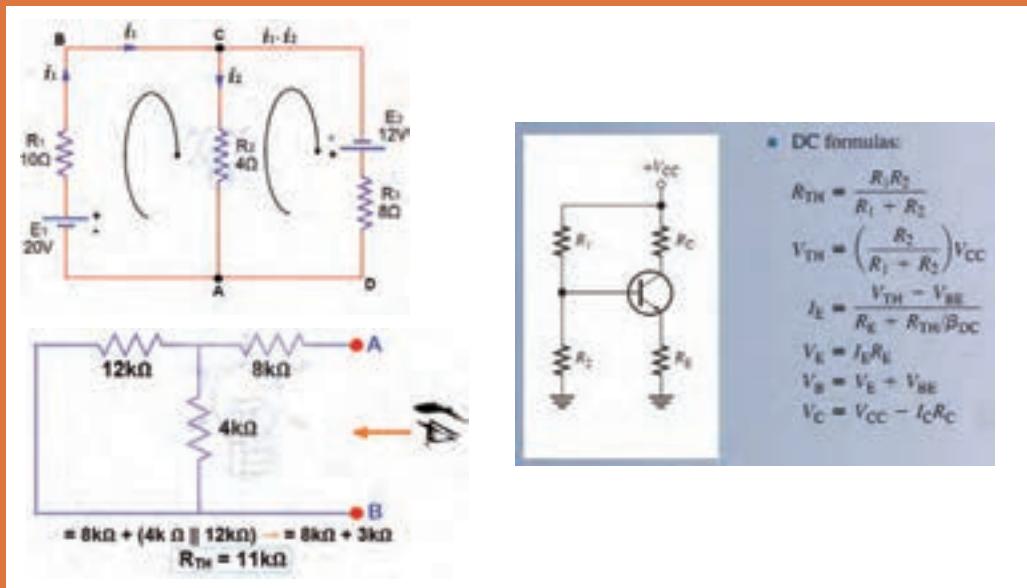

مدارهای الکترونیکی، از بهم پیوستن قطعات الکتریکی غیرفعال مانند مقاومت، خازن، القاگر و لامپ با منابع و قطعات الکترونیکی فعال مانند دیود، ترانزیستور و آی سی یا ترکیبی از آنها تشکیل می‌شود. این قطعات باید حداقل یک مسیر بسته را ایجاد کنند تا جریان الکتریکی در مسیر بسته جاری شود. روش‌های مختلفی برای تعیین جریان‌ها، ولتاژها و توان مصرفی عناصر و چگونگی محاسبات آنها وجود دارد. نمونه‌های این روش‌ها شامل روش حلقه، پتانسیل گره، قضیه جمع آثار، قضایای تونن و نورتن است.

روش حلقه، استفاده از قوانین کیرشهف و معادل سازی مدارهای پیچیده با استفاده از قضایای تونن و نورتن روش‌های بسیار قدرتمند، پرکاربرد و مفیدی هستند که تحلیل مدارهای الکترونیکی را تا حدودی ساده کرده و به پاسخ مورد نظر می‌رسانند.

واحد یادگیری ۷

کسب شایستگی در به کارگیری قوانین کیرشهف در تحلیل و محاسبات مدارهای الکترونیکی

آیا تا به حال فکر کرده‌اید

- در حل مدارهای چند حلقه‌ای با استفاده از روش تحلیل حلقه محاسبات مدار انجام می‌شود؟
- برای تحلیل مدار به روش حلقه از کدام قانون کیرشهف استفاده می‌شود؟
- در روش تحلیل حلقه، جریان حلقه‌ها با استفاده از دستگاه معادله چند مجهولی به دست می‌آید؟
- اگر تعداد حلقه‌ها ۲ باشد جریان حلقه‌ها با دستگاه دو معادله دو مجهولی محاسبه می‌شود؟
- در مدارهای الکترونیکی برای تعیین افت ولتاژ دو سر هر قطعه که بین دو حلقه قرار دارد، استفاده از روش حلقه بسیار ساده‌تر است؟

یکی از روش‌های مرسوم در تحلیل مدارهای الکترونیکی، روش تحلیل حلقه است. ساده‌ترین حلقه‌ای است که در آن، محل انشعاب جریان از عناصر وجود نداشته باشد. در واقع حلقه ساده همان مدار ساده‌ای است که به صورت یک حلقه در مباحثت قبلی آموخته‌اید. در روش تحلیل حلقه، ابتدا باید حلقه‌های مدار را شماره‌گذاری کنید و به هر حلقه یک جریان اختصاص دهید. سپس در حلقه‌ها قانون ولتاژ کیرشهف را بنویسید. معادلات را باید به گونه‌ای بنویسید که تمام مجهولات بر حسب جریان‌های حلقه بیان شوند. برای مدارهای دو حلقه‌ای، دو معادله با دو مجهول به دست می‌آید. به این ترتیب معادله دو مجهولی خطی به راحتی قابل حل است. با حل معادله‌ها، می‌توانید جریان‌های هر حلقه را به دست آورید. با به دست آمدن جریان‌ها، ولتاژها و توان‌های مصرفی عناصر در مدار قابل محاسبه است. با روش حلقه می‌توانید مدارهای الکترونیکی شامل دیود و ترانزیستور را حل کنید و جریان‌های عبوری از قطعات، افت ولتاژ دو سر هر قطعه و سایر مجهولات مورد نظر را محاسبه کنید.


استاندار د عملکرد

تحلیل و حل مدارهای مقاومتی، دیودی و ترانزیستوری دو حلقه‌ای با کمک قوانین کیرشهف

۱-۷- روش‌های حل مدارهای مقاومتی یک حلقه‌ای

تحلیل مدارهای الکتریکی با روش حلقه (Loop Analysis) بر قانون ولتاژ کیرشیف (KVL) استوار است. طبق قانون ولتاژ کیرشیف، در هر حلقه، جمع جبری افت ولتاژهای دو سر مقاومت‌ها و ولتاژ منابع تغذیه برابر با صفر است.

- در هنگام تحلیل مدار به روش حلقه، برای محاسبه جریان عبوری از مقاومت در مدار شکل ۷-۱، مراحل زیر را به ترتیب انجام می‌دهیم.
 - ✓ برای هر حلقه، یک جریان در جهت دلخواه منظور می‌کنیم.
 - ✓ بهتر است جریان حلقه در جهت حرکت عقربه ساعت فرض شود، شکل ۷-۲.

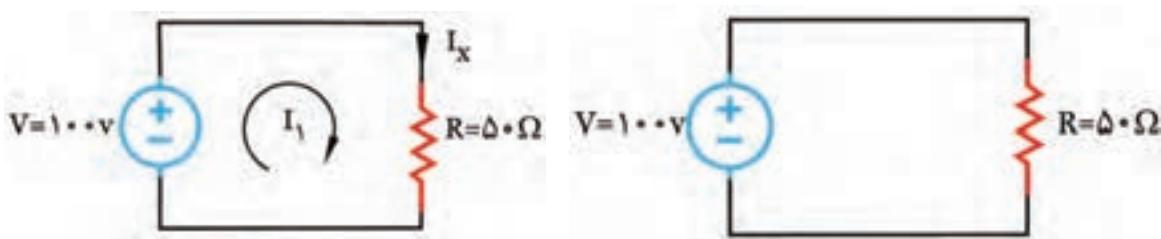

شکل ۷-۲

شکل ۷-۱


✓ با حرکت در جهت جریان حلقه با استفاده از قانون ولتاژ کیرشیف (KVL) معادله ولتاژهای را برای حلقه می‌نویسیم.

$$V_R - V = 0 \Rightarrow R \cdot I_x - V = 0 \Rightarrow 5 \cdot I_x - 10 = 0$$

✓ با توجه به اینکه در مصرف‌کننده‌ها محل ورودی جریان را با قطب (پلاستیک) مثبت نشان می‌دهند، هنگام نوشتمن معادلات بهتر است در جهت قراردادی جریان حرکت کنیم. به این ترتیب ولتاژ دو سر تمام مصرف‌کننده‌ها مثبت می‌شود.

✓ ولتاژ منابع تغذیه با توجه به قطب‌های آن در معادله لحاظ می‌شود.
اگر در جهت حرکت به مثبت منبع بررسیم، ولتاژ آن منبع را با علامت مثبت و اگر به منفی منبع بررسیم ولتاژ آن منبع را با علامت منفی در معادله منظور می‌کنیم.
مثال ۱: با روش حلقه، جریان مقاومت را در شکل ۷-۳ محاسبه کنید.
پاسخ:

$$1) V_R - V = 0$$

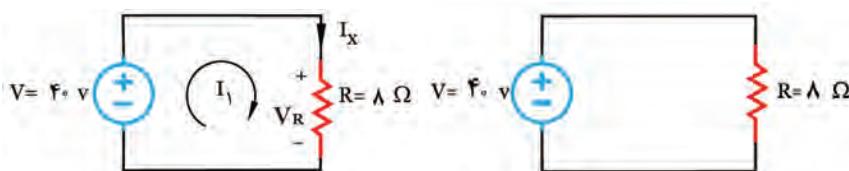

$$2) R \cdot I_x - V = 0$$


شکل ۷-۳

$$3) 1 \cdot I_x - 4 = 0 \Rightarrow 1 \cdot I_x = 4 \Rightarrow I_x = \frac{4}{1} = 4 \Rightarrow I_x = I_1 = 4A$$

بحث کنید




درباره نوشتمن روابط بالا با استفاده از روش حلقه، بحث کنید و نکات مربوط را به طور کامل بیاموزید.

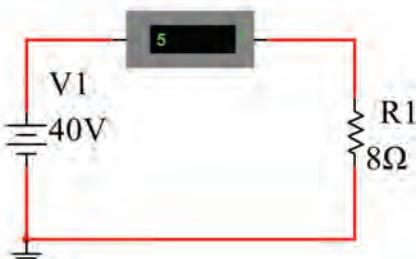

شکل ۷-۴- جریان عبوری از مدار ۵ آمپر است

استفاده از نرمافزار برای بررسی صحت محاسبات: با بستن مدار در نرمافزار مولتی سیم یا هر نرم افزار مناسب دیگر می‌توان نتایج را با هم مقایسه کرد. به همین منظور مدار شکل ۷-۴ را در ساعات غیردرسی در نرمافزار بیندید و نتایج را مقایسه کنید.

مثال ۲: با استفاده از روش حلقه، ولتاژ دو سر مقاومت R_4 را در شکل ۷-۵ محاسبه کنید.
پاسخ:

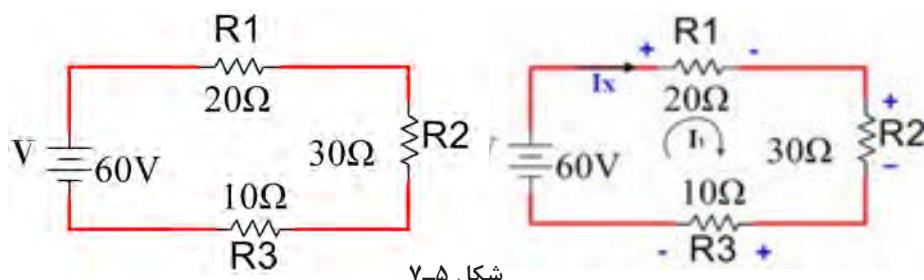

شکل ۷-۵

$$1) V_{R_1} + V_{R_2} + V_{R_3} - V = 0 \Rightarrow I_X R_1 + I_X R_2 + I_X R_3 - V = 0$$

$$I_X (R_1 + R_2 + R_3) = V \Rightarrow I_X (20 + 30 + 10) = 60 \Rightarrow 60 I_X = 60 \Rightarrow I_X = 1A$$

$$2) V_{R_2} = I_X R_2 = 1 \times 30 = 30V$$

از طریق بارش فکری بررسی کنید به چه دلیل علامت مربوط به منبع V منفی و علامت مربوط به مقاومتها مثبت انتخاب شده است.


بارش فکری



نکته مهم



در صورتی که جهت جریان در حلقه، مخالف جهت جریان I_X باشد، در این صورت $I_X = -I_X$

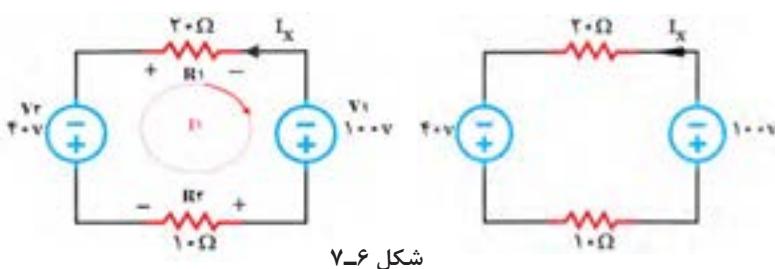

شکل ۷-۶

مثال ۳: با روش حلقه، جریان I_X را در شکل ۷-۶ به دست آورید و توان مصرفی در مقاومت 10Ω را محاسبه کنید.

پاسخ: جریان حلقه را در جهت حرکت عقربه ساعت مشخص می‌کنیم و آن را I_1 می‌نامیم. سپس براساس گام‌های تعریف شده معادلات را می‌نویسیم.

$$V_{R_1} - V_1 + V_{R_2} + V_2 = 0 \Rightarrow R_1 \cdot I_1 - V_1 + R_2 \cdot I_1 + V_2 = 0 \Rightarrow I_1(R_1 + R_2) = V_1 - V_2$$

$$I_1(20\Omega + 10\Omega) = 10V - 4V \Rightarrow 30\Omega \cdot I_1 = 6V \Rightarrow I_1 = \frac{6V}{30\Omega} = 2A$$

چون در حلقه انتخابی I_1 در خلاف جهت I_X است لذا I_X منفی I_1 می‌شود.

$$I_X = -I_1 = -2A$$

حال توان مصرفی مقاومت 10Ω اهمی را محاسبه می‌کنیم.

$$P_{R_2} = I_X^2 \cdot R_2 = (-2A)^2 \times 10\Omega = 40W$$

فعالیت




- ۱- در ساعات غیردرسی، مدار شکل ۷-۷ را در نرم‌افزار مولتی‌سیم یا هر نرم‌افزار مناسب دیگر بیندید.
- ۲- مقادیر جریان مدار و ولتاژ مقاومت R_2 را اندازه‌گیری کنید.
- ۳- مقادیر اندازه‌گیری شده را با مقادیر محاسبه شده در مثال ۲ مقایسه کنید.

شکل ۷-۷


فعالیت



- ۱- با روش حلقه، جریان I_X در شکل ۷-۸ را به دست آورید و ولتاژ دو سر مقاومت 2Ω را محاسبه کنید.
- ۲- با روش حلقه، جریان I_X در شکل ۷-۹ را به دست آورید و توان در مقاومت 4Ω را محاسبه کنید.

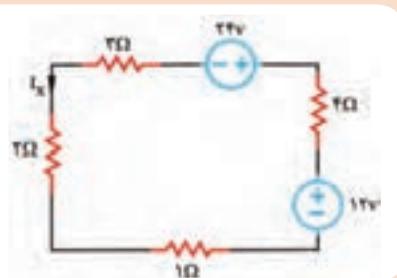


شکل ۷-۹

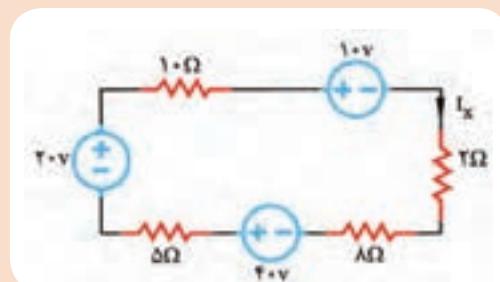

شکل ۷-۸

۷-۲- حل مسائل مدارهای دیودی با روشن حلقه

در مدارهای دیودی، ابتدا باید شرایط دیودها یعنی وصل یا قطع بودن آنها را مشخص کنیم، سپس مدار معادل را رسم نماییم. حال در مدار معادل، با نوشتن معادله KVL در حلقه می‌توانیم جریان مدار، افت ولتاژ دو سر هر قطعه و سایر مجھولات مورد نظر را محاسبه کنیم. در مدار شکل الف-۷-۱۰ دیود D_1 در بایاس موافق قرار دارد و وصل است ولی در مدار شکل ب-۷-۱۰ دیود D_2 در بایاس مخالف است و در وضعیت قطع قرار دارد.

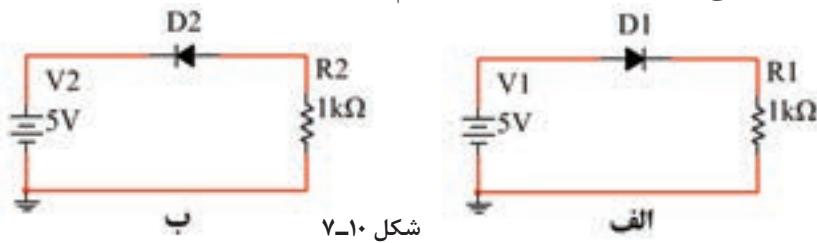


شکل ۷-۱۰

فعالیت



در شکل ۷-۱۱ با توجه به ولتاژهای داده شده، بررسی کنید در هر شکل کدام دیود در حالت قطع قرار دارد؟ علت قطع بودن دیود را به بحث بگذارید.

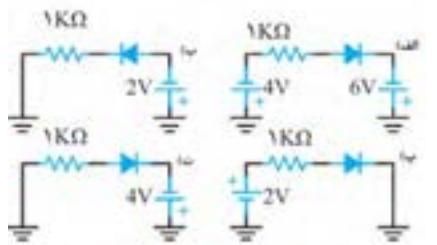

شکل ۷-۱۱

مثال ۴: در شکل ۷-۱۲ اگر دیود D_1 از جنس سیلیسیم و ولتاژ هدایت آن $7/0$ ولت باشد، مقادیر I_D و V_R را محاسبه کنید.

پاسخ:

$$1) V_D + V_R - V_1 = 0 \Rightarrow V_D + R_1 I_X = V_1$$

جهت جریان حلقه را در جهت حرکت عقربه ساعت


$$\Rightarrow 0/7 + 1000 I_X = 12 \Rightarrow 1000 I_X = 11/3$$

مشخص می‌کنیم و آن را I_x می‌نامیم.


$$\Rightarrow I_X = 11/3mA$$

$$2) I_X = I_D = I_{R_1} = 11/3mA$$

$$3) V_{R1} = I_{R1} R_1 = 11/3mA \times 1000 \Omega = 11/3V$$

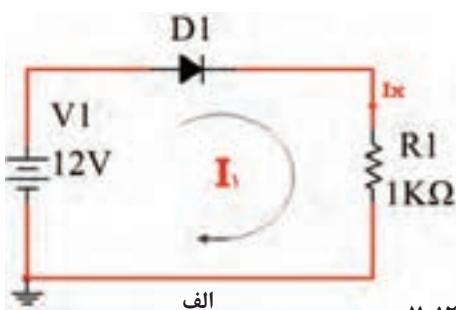


شکل ۷-۱۲

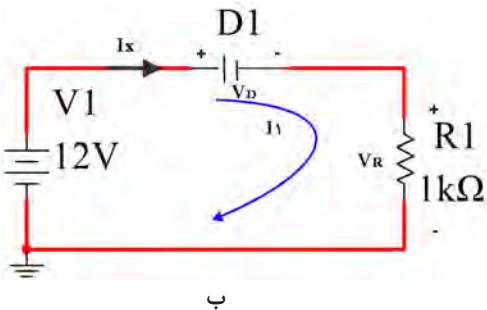


الگوی ارزشیابی نرم افزاری:

- در ساعت غیردرسی، مدار شکل ۷-۱۳ را به صورت نرم افزاری ببندید.
- مقادیر جریان دیود و ولتاژ مقاومت را اندازه‌گیری کنید.
- مقادیر اندازه‌گیری شده را با مقادیر مثال ۴ مقایسه کنید.
- نتایج به دست آمده را در قالب گزارش ارائه دهید.

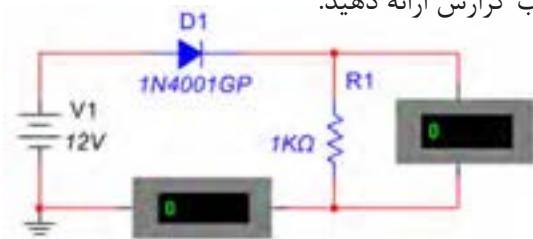

شکل ۷-۱۳


مثال ۵: در شکل ۷-۱۴ اگر ولتاژ هدایت LED برابر $1/8$ ولت باشد، جریان I_D را محاسبه کنید.

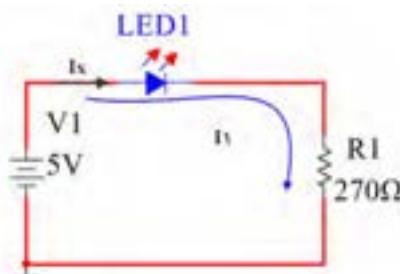

شکل ۷-۱۴

برای LED مدار شارژ USB گوشی تلفن همراه شکل ۷-۱۵، اگر افت ولتاژ دیود D برابر ۲ ولت و جریان عبوری از آن 20 mA فرض شود، مقدار مقاومت R را محاسبه کنید.


تحقیق کنید

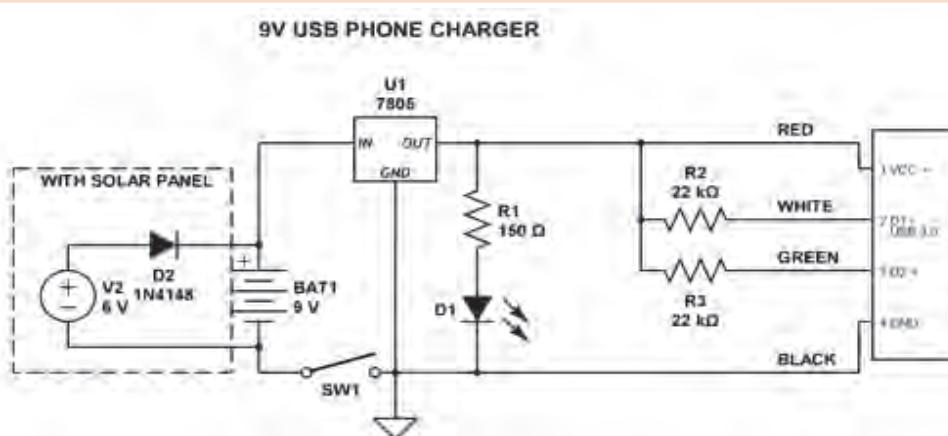

شکل ۷-۱۵

مثال ۶: با توجه به شکل ۷-۱۶، I_{D_1} و V_O را محاسبه کنید. هر دو دیود از جنس سیلیسیم و ولتاژ هدایت آنها $7/0$ ولت است.

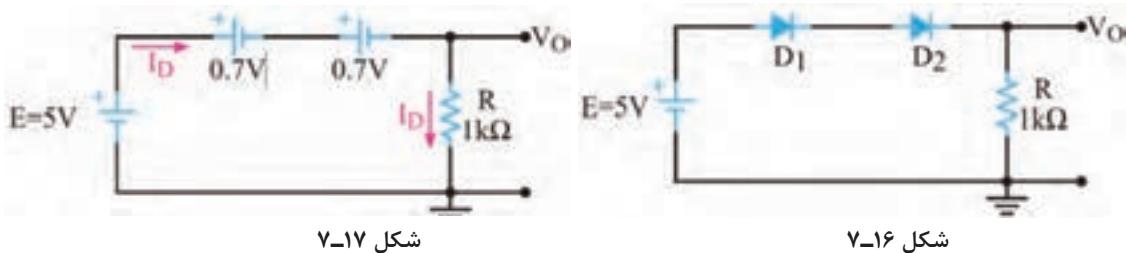- می‌توانیم مدار معادل شکل ۷-۱۶ را به صورت شکل ۷-۱۷ رسم کنیم.




- حلقه را در جهت حرکت عقربه ساعت مشخص می‌کنیم و آن را I_D می‌نامیم.

$$V_D + V_D + V_R - E = 0 \Rightarrow V_D + V_D + R \cdot I_D = E$$

$$\Rightarrow 0.7V + 0.7V + 100 \cdot I_D = 5V \Rightarrow 100 \cdot I_D = 3V \Rightarrow I_D = 3/100A = 3mA$$

$$V_O = V_R = I_D \cdot R = 3mA \times 100\Omega = 3V$$

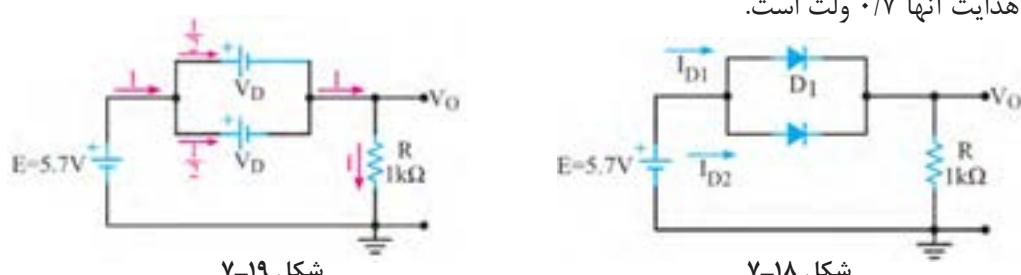مثال ۷: با توجه به شکل ۷-۱۸، مقادیر I_{D_1} ، I_{D_2} و V_O را محاسبه کنید. هر دو دیود از جنس سیلیسیم و ولتاژ هدایت آنها $7/0$ ولت است.



مدار معادل شکل ۷-۱۸ را می‌توان به صورت شکل ۷-۱۹ نیز رسم نمود. با نوشتن معادله KVL در حلقه مدار شکل ۷-۱۸، می‌توان جریان I را محاسبه نمود.

$$V_D + V_R - E = 0 \Rightarrow V_D + R \cdot I = E$$

$$\Rightarrow 0.7V + 100 \cdot I = 5.7V \Rightarrow 100 \cdot I = 5V \Rightarrow I = 5/100A = 5mA$$

$$\Rightarrow I = I_R = 5mA$$

$$V_O = V_R = I_R \cdot R = 5mA \times 100\Omega = 5V$$


چون دو دیود مشابه هستند، جریان هر کدام برابر است با:

$$I_{D_1} = I_{D_2} = \frac{I}{2} = 2.5mA$$

فعالیت




یک شرکت سازنده چراغ‌های خطر خودرو، برای ساخت یک چراغ اضطراری از مدار شکل ۷-۲۰ استفاده کرده است. اگر محدوده جریان عبوری از LEDها از ۱۸ تا ۲۰ میلی‌آمپر باشد. مقدار مقاومت استاندارد را برای هر شاخه از مدار محاسبه کنید.

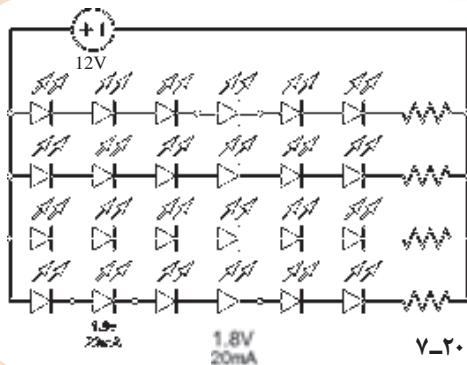

شکل ۷-۲۰



پرسش: مقدار مقاومتی که با LEDها در هر یک از رشته‌های دیود نورانی در شکل ۷-۲۱ سری شده است را محاسبه کنید. جریان هر دیود در همه مدارهای شکل ۷-۲۱، ۰.۲۰mA در نظر گرفته شود.

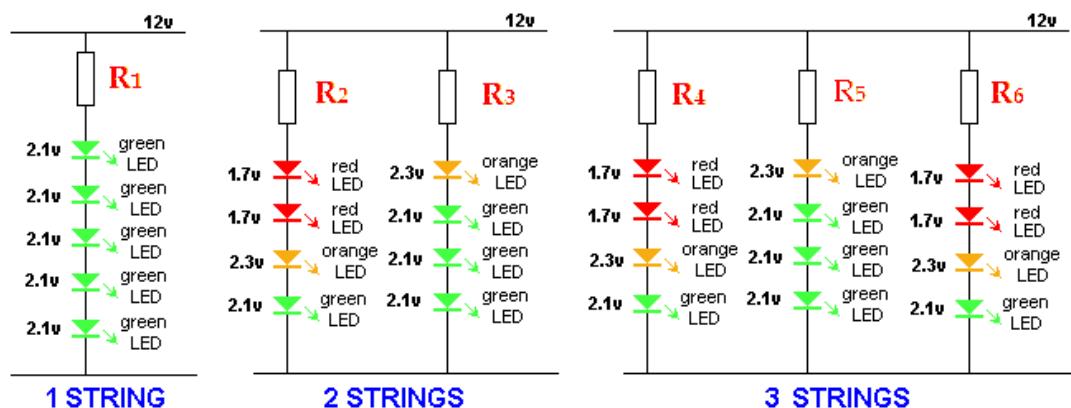


شکل ۷-۲۱

فعالیت در ساعات غیر درسی



- در مدار شکل ۷-۲۲ رنگ LEDها را قرمز انتخاب کنید.
- مقدار ولتاژ منبع را ۹ ولت در نظر بگیرید.
- مقاومت هر شاخه را محاسبه کنید.
- مدار را با نرم‌افزار بیندید.
- مقادیر جریان‌ها را با هم مقایسه کنید.
- بار دیگر رنگ LEDها را سبز انتخاب کنید و محاسبات و کار نرم‌افزاری را تکرار کنید. نتایج را یادداشت کنید.

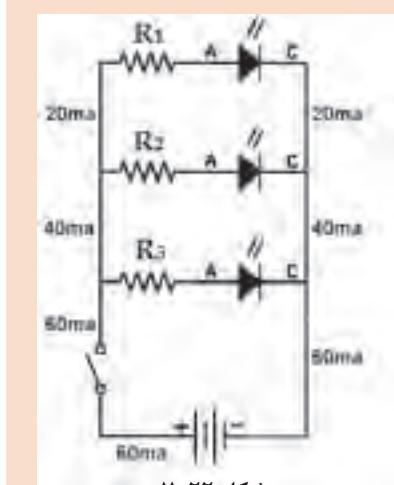

شکل ۷-۲۲



نتایج حاصل از محاسبات و اجرای نرمافزاری با LED های سبز و LED های قرمز را با هم مقایسه کنید و نتیجه کلی را در قالب یک گزارش به صورت پاورپوینت ارائه دهید.

۷-۳-روش‌های حل مدارهای مقاومتی دوحلقه‌ای

■ تحلیل مدار به روش حلقه برای محاسبه جریان عناصر در مدار دوحلقه‌ای نیز مناسب است. برای حل این گونه مدارها باید مراحل زیر را اجرا کنید.

☒ برای هر حلقه، یک جریان در جهت دلخواه درنظر بگیرید. بهتر است جریان هر دو حلقه را در یک جهت و در جهت حرکت عقربه‌های ساعت فرض کنید.

☒ با حرکت در جهت حلقه، با استفاده از قانون ولتاژهای کیرشهف (KVL)، معادله ولتاژها را برای حلقه بنویسید.

☒ برای مدار با دو حلقه، دو معادله با دو مجهول به دست می‌آید.


☒ روابط KVL را در یک دستگاه قرار دهید و با حل آنها جریان حلقه‌ها را به دست آورید.

☒ با معلوم بودن جریان حلقه‌ها، جریان عناصر مدار نیز به دست می‌آید.


مثال ۸: در شکل ۷-۲۴ با روش جریان حلقه، جریان مقاومت ۴ اهمی را محاسبه کنید.

پاسخ:

■ طبق شکل ۷-۲۴ یک جریان فرضی و انتخابی برای مقاومت ۴ اهمی، در جهت دلخواه درنظر می‌گیریم. و آن را I_x می‌نامیم. جهت جریان در حلقه‌های I_1 و I_2 را در جهت حرکت عقربه‌های ساعت رسم می‌کنیم.

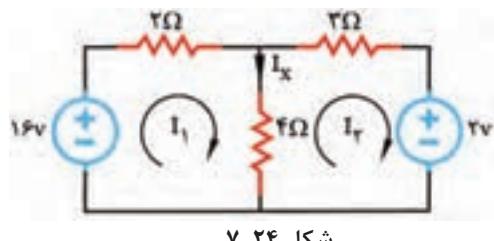

شکل ۷-۲۴

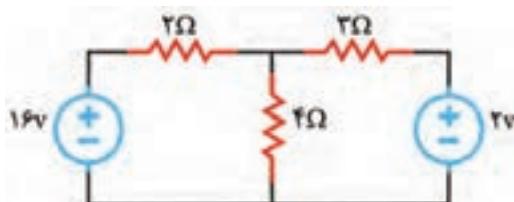

شکل ۷-۲۳

☒ با حرکت در جهت جریان I_1 ، معادله KVL را در حلقه مربوط به جریان I_1 (حلقه اول) و با حرکت در جهت جریان I_2 ، معادله KVL را در حلقه مربوط به جریان I_2 (حلقه دوم) می‌نویسیم و به صورت گام به گام و با توجه به نکات زیر مسئله را حل می‌کنیم.

نکته

معادله حلقه اول را I_1 KVL معادله حلقه دوم را I_2 KVL می‌نامیم.



گام اول: جریان I_1 به پلاریته منفی منبع ۱۶ ولتی وارد می‌شود، لذا مقدار آن را با علامت منفی در نظر می‌گیریم.
گام دوم: از مقاومت ۲ اهمی فقط جریان حلقه I_1 می‌گذرد، لذا افت ولتاژ آن به صورت $+2I_1$ منظور می‌شود.
گام سوم: از مقاومت ۴ اهمی جریان مربوط به حلقه‌های I_1 و I_2 در جهت مخالف می‌گذرند. با رعایت حق تقدم برای I_1 و نوشتن قانون کیرشهف در حلقه دوم (KVL)، افت ولتاژ دو سر مقاومت ۴ اهمی به صورت $(I_1 - I_2)4$ منظور می‌شود.

با حرکت در جهت حلقه I_1 معادله KVL_1 را به صورت گام به گام و با توجه به نکات زیر نوشته می‌شود.

گام چهارم: حلقه I_1 از قطب مثبت منبع ۲ ولتی وارد می‌شود، لذا علامت آن مثبت است.

گام پنجم: از مقاومت ۴ اهمی جریان مربوط به حلقه‌های I_1 و I_2 در جهت مخالف می‌گذرند. با رعایت حق تقدم برای I_1 و نوشتن قانون کیرشهف در حلقه دوم (KVL_2)، افت ولتاژ دو سر مقاومت ۴ اهمی به صورت $(I_1 - I_2) \cdot 4$ منظور می‌شود.

گام ششم: از مقاومت ۳ اهمی فقط جریان مربوط به حلقه I_2 می‌گذرد، لذا افت ولتاژ دو سر آن از رابطه $+3I_2$ محاسبه می‌شود.

$$KVL_1 \Rightarrow -16 \quad (\text{گام اول})$$

$$KVL_1 \Rightarrow -16 + 2I_1 \quad (\text{گام دوم})$$

$$KVL_1 \Rightarrow -16 + 2I_1 + 4(I_1 - I_2) = 0 \quad (\text{گام سوم})$$

$$KVL_2 \Rightarrow +2 \quad (\text{گام چهارم})$$

$$KVL_2 \Rightarrow +2 + 4(I_2 - I_1) \quad (\text{گام پنجم})$$

$$KVL_2 \Rightarrow +2 + 4(I_2 - I_1) + 3I_2 = 0 \quad (\text{گام ششم})$$

گام هفتم: معادله‌های KVL_1 را ساده می‌کنیم.

$$KVL_1 \Rightarrow -16 + 6I_1 - 4I_2 = 0$$

$$KVL_1 \Rightarrow +6I_1 - 4I_2 = 16$$

گام هشتم: معادله‌های KVL_2 را ساده می‌کنیم.

$$KVL_2 \Rightarrow 2 - 4I_1 + 7I_2 = 0$$

$$KVL_2 \Rightarrow -4I_1 + 7I_2 = -2$$

$$\begin{aligned} & (\text{گام نهم}) \quad \begin{cases} 2 \times \begin{cases} 6I_1 - 4I_2 = 16 \\ -4I_1 + 7I_2 = -2 \end{cases} \\ \begin{cases} 12I_1 - 8I_2 = 32 \\ -12I_1 + 21I_2 = -6 \end{cases} \\ 0 + 12I_1 = 26 \\ I_2 = \frac{26}{13} = 2A \end{cases} \end{aligned}$$

گام نهم: معادلات KVL_1 و KVL_2 را در یک دستگاه دو معادله دو مجهولی می‌نویسیم.
دستگاه دو معادله دو مجهولی را با روش حذف متغیرها حل می‌کنیم تا مقدار جریان‌های حلقه‌های I_1 و I_2 را به دست آوریم.

□ با قراردادن I_1 در معادله اول دستگاه، جریان حلقه I به دست می‌آید.

$$6I_1 - 2(4) = 16$$

$$6I_1 - 8 = 16$$

$$6I_1 = 24$$

$$I_1 = 4 \text{ A}$$

☒ پس از محاسبه جریان‌های I_1 و I_2 ، سایر مقادیر خواسته شده را به دست می‌آوریم.


□ جمع جبری جریان‌های مربوط به حلقه‌های I_1 و I_2 جریان I_X را تشکیل می‌دهد. جریان حلقه I_1 که هم‌جهت با I_X است را با علامت مثبت و جریان حلقه I_2 که مخالف جهت I_X است را با علامت منفی مشخص می‌کنیم و بنابراین خواهیم داشت.

$$I_X = +I_1 - I_2 \Rightarrow I_X = +4 - 2 = +2 \text{ A} \Rightarrow I_X = +2 \text{ A}$$


فعالیت



با توجه به روابط داده شده، برای حل شبکه دو حلقه‌ای، در ساعات درسی، مدار شکل ۷-۲۵ را با روش حلقه تحلیل کنید و توان مصرفی را در مقاومت ۱۶ اهمی به دست آورید.

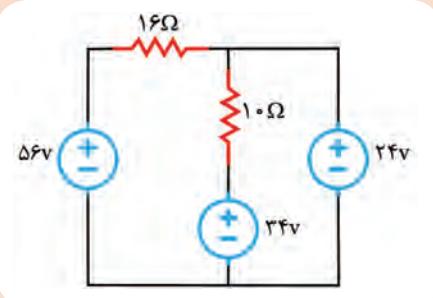

شکل ۷-۲۵

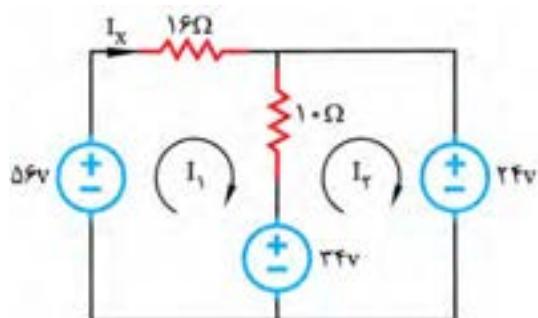

شکل ۷-۲۶

کامل کنید:

☒ در شکل ۷-۲۶ حلقه‌ها را در جهت حرکت عقریه ساعت مشخص کنید و جریان مقاومت ۱۶ اهمی را I_X بنامید.

معادله KVL را در حلقه‌های I_1 و I_2 بنویسید.

$$KVL1 - 5\text{V} + \dots + \dots (I_1 - \dots) + \dots = 0$$

$$KVL2 - 3\text{V} + \dots (\dots - I_1) + \dots = 0$$

معادله‌های 1 و 2 KVL را ساده کنید.

$$- 5\text{V} + \dots + \dots - \dots + 3\text{V} = 0$$

$$+ 1 \cdot I_2 - 1 \cdot I_1 + \dots = 0$$

معادلات را در یک دستگاه قرار دهید و با روش حذف حل کنید.

$$\begin{cases} 26I_1 - 10I_2 = 22 \\ -10I_1 + 10I_2 = 10 \end{cases}$$

جريان حلقه I_1 را به دست آورید.

$$\dots I_1 = \dots \Rightarrow I_1 = \dots = 2\text{A}$$

I_1 را در معادله قرار دهید و I_2 را به دست آورید.


$$-10(2) + 10I_2 = 10 \Rightarrow I_2 = \dots \Rightarrow I_2 = \dots = 3\text{A}$$

جريان I_2 از حلقه I_1 می‌گذرد، لذا با توجه به مقادیر به دست آمده می‌توانیم آن را محاسبه کنیم.

$$I_X = \dots = +2\text{A}$$

چون جریان I_2 از مقاومت ۱۶ اهمی می‌گذرد، می‌توانیم توان مصرفی در مقاومت 16Ω را محاسبه کنیم.


$$P_{16\Omega} = RI_2^2 = \dots$$

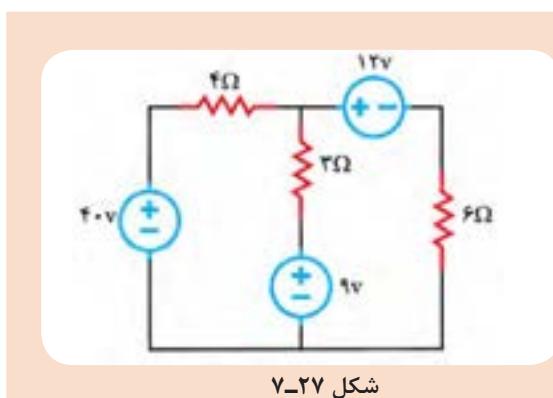

در مدار شکل 7-27 با استفاده از روش حلقه، جریان مقاومت 4Ω را به دست آورید.

فعالیت



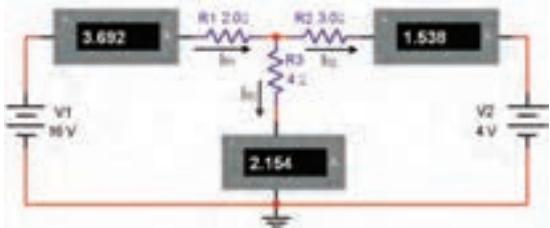

شکل ۷-۲۸

الگوی ارزشیابی نرم افزاری

- این فعالیت را در ساعات غیردرسی انجام دهید.
- مدار شکل ۷-۲۸ را در نرم افزار مولتی سیم یا هر نرم افزار مناسب دیگر ببندید.


- مقدار جریان های عبوری از مقاومت های R_1 و R_2 را اندازه گیری و یادداشت کنید.

$$I_{R_1} = \dots, I_{R_2} = \dots, I_{R_3} = \dots$$

- آیا با توجه به مقادیر اندازه گیری شده، رابطه زیر برقرار است؟ توضیح دهید

$$I_{R_3} = I_{R_2} - I_{R_1} \Rightarrow \dots = \dots - \dots$$

- فرض کنید مقادیر I_{R_1} و I_{R_2} مجهول است. با استفاده از قوانین کیرشهف و آنچه که در ارتباط با جریان حلقه خوانده اید، طبق شکل ۷-۲۹ و با توجه به جهت های انتخاب شده، معادلات حلقه را برای جریان های I_1 و I_2 بنویسید.

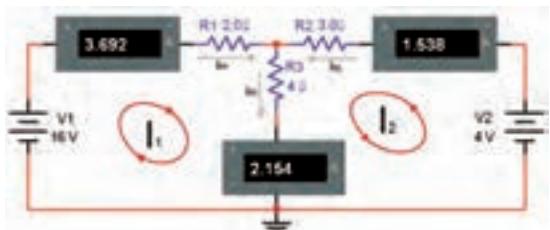

شکل ۷-۲۹

$$\text{معادله حلقه ۱: } \dots$$

$$\text{معادله حلقه ۲: } \dots$$

- با استفاده از معادلات به دست آمده مقادیر I_1 و I_2 را محاسبه کنید.

حل دستگاه دو معادله دومجهولی:

$$\text{مقادیر } I_{R_1}, I_{R_2}, I_1 \text{ و } I_2 \text{ را بنویسید.}$$

$$I_1 = \dots, I_2 = \dots, I_{R_1} = \dots, I_{R_2} = \dots$$

- آیا مقدار I_{R_1} با I_1 و مقدار I_{R_2} با I_2 تقریباً برابر است؟ توضیح دهید.

■ در صورتی که مقادیر با هم تفاوت دارند، علت را شرح دهید.

■ به چه دلیل مقدار I_{R_2} منفی به دست آمده است؟ توضیح دهید.

- آیا جهت جریان های داده شده در شکل ۷-۲۸ با ۷-۲۹ مشابه است؟ چگونه آنها را اصلاح می کنیم؟ شرح دهید.


■ با استفاده از رابطه $P = RI^2$ مقادیر توان تلف شده در هر مقاومت را محاسبه کنید.

$$P_{R_1} = R_1 I_{R_1}^2 \dots \text{mW} \quad P_{R_2} = R_2 I_{R_2}^2 \dots \text{mW} \quad P_{R_3} = R_3 I_{R_3}^2 \dots \text{mW}$$


- نتیجه این فعالیت را در ساعات غیردرسی، در قالب یک پاورپوینت ارائه دهید.

۷-۴-روش های تحلیل و محاسبات مدارهای ترانزیستوری

- در مورد بایاس نمودن ترانزیستور در کتابهای پایه دهم و یازدهم توضیح داده شده است. ضمن یادآوری مدار بایاس ترانزیستور، سعی می شود با حل چند نمونه مسئله، چگونگی محاسبه جریان ها و ولتاژ ها با استفاده از قانون KVL آموخت داده شود. همچنین با ارائه تمرین هایی در ارتباط با بایاسینگ، مهارت لازم را کسب خواهید کرد.

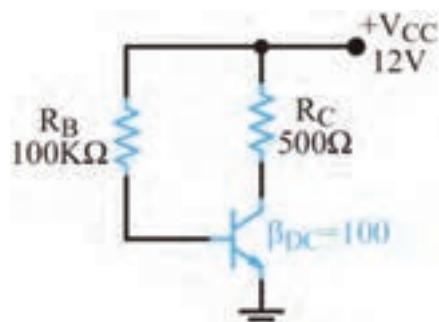

شکل ۷-۳۰

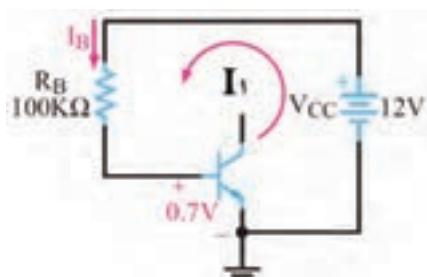

شکل ۷-۳۱ حلقه ورودی

$$-V_{CC} + R_B I_B + V_{BE} = 0$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$$

$$I_B = \frac{12 - 0.7}{100k} \Rightarrow I_B = 113\mu A$$

$$I_C = \beta_{DC} I_B = 100 \times 113\mu A = 11.3mA$$

☒ بایاس ثابت ترانزیستور: در شکل ۷-۳۰ مدار بایاس ثابت رسم شده است.

☒ با تری V_{CC} از طریق مقاومت R_B , دیود بیس امیتر ترانزیستور را در حالت موافق بایاس می کند.

☒ منبع V_{CC} , دیود کلکتور بیس را در بایاس مخالف قرار می دهد تا ترانزیستور در منطقه فعال بایاس شود.

☒ مقاومت R_B جریان بیس و مقاومت R_C جریان کلکتور را کنترل می کند.

☒ برای به دست آوردن نقطه کار ترانزیستور، لازم است محاسبات به طور دقیق انجام شود.

مثال ۹: با توجه به شکل ۷-۳۲ و ۷-۳۱ و مقادیر داده شده، جریان های I_B , I_C و ولتاژ V_{CE} را محاسبه کنید.
پاسخ:

■ با توجه به شکل ۷-۳۱ که حلقه ورودی در آن نشان داده شده است، با نوشتن معادله I_B KVL می توان I_B را محاسبه کرد:
معادله حلقة ورودی :

$$\boxed{\text{معادله حلقة ورودی :}}$$

$$I_B \boxed{\text{محاسبه}}$$

$$I_C = \beta_{DC} I_B \boxed{\text{چون}}$$

■ با توجه به حلقة خروجی که در شکل ۷-۳۲ نشان داده شده است، معادله حلقة KVL را می نویسیم و V_{CE} را محاسبه می کنیم.


☒ معادله حلقة خروجی :

$$-V_{CC} + R_C I_C + V_{CE} = 0$$

$$\boxed{\text{محاسبه}}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - R_C I_C$$

$$V_{CE} = 12 - (500\Omega)(11.3mA) = 6.35V$$

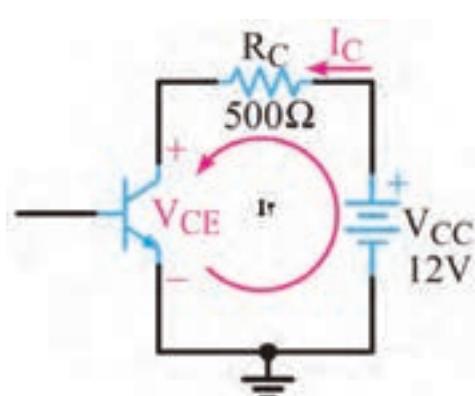


شکل ۷-۳۲ حلقة خروجی

الگوی ارزشیابی نرم افزاری:

توجه

این فعالیت در ساعات غیردرسی انجام شود.

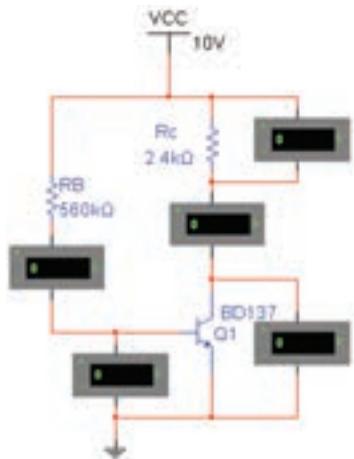

شکل ۷-۳۳

■ در شکل ۷-۳۳ مدار بایاس مستقیم ترانزیستور که در نرم افزار مولتی سیم بسته شده است را ملاحظه می کنید آن را دریک نرم افزار مناسب بیندید و راه اندازی کنید.

■ مقادیر جریان ها و ولتاژ های نقطه کار ترانزیستور، یعنی V_{BE} , I_B , V_{CE} , I_C و β را محاسبه کنید و در جدول ۷-۱ بنویسید. مقدار β را برابر ۱۴۰ در نظر بگیرید.

■ با استفاده از ولت متر و آمپر متر، مقادیر جریان ها و ولتاژ های مربوط به نقطه کار ترانزیستور یعنی V_{BE} , I_B , V_{CE} و I_C را اندازه گیری کنید و در جدول ۷-۱ یادداشت کنید.

جدول ۷-۱


مقادیر	I_B (μA)	I_C (mA)	V_{BE} (V)	V_{CE} (V)
محاسباتی				
نرم افزاری				

- عامل تعیین کننده جریان بیس و جریان کلکتور در مدار بایاس ثابت ترانزیستور را نام ببرید.
- مقادیر محاسبه شده و مقادیر به دست آمده به وسیله نرم افزار را با هم مقایسه کنید و نتیجه را در قالب یک گزارش ارائه دهید.


۷-۵- بایاس با مدار تقسیم کننده ولتاژ مقاومتی

(Self Bias) یا تغذیه سرخود (Voltage divider Bias)


در شکل ۷-۳۴ مدار تغذیه سرخود ترانزیستور را مشاهده می کنید. در این مدار نقطه کار ترانزیستور در حد قابل قبول ثابت شده و در شرایط خاص تا حدودی مستقل از β ترانزیستور است. در این مدار مقاومت های تقسیم کننده ولتاژ R_1 و R_2 ولتاژ تغذیه بیس ترانزیستور را تأمین می کنند. برای آنکه V_B تقریباً ثابت بماند، باید مقدار جریان I_B در مقایسه با جریان I_C قابل چشم پوشی باشد. در این شرایط با توجه به کوچک بودن I_B عملآبا تقریب قبل قبول

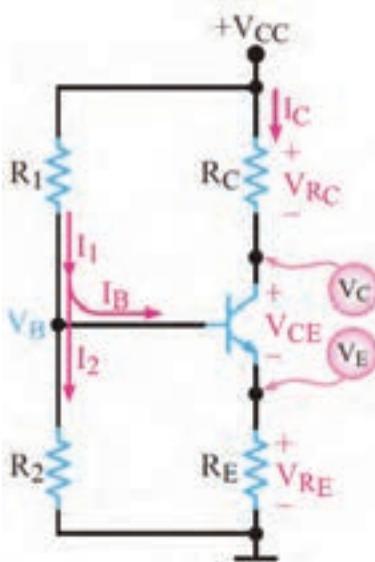

شکل ۷-۳۴- تغذیه سرخود

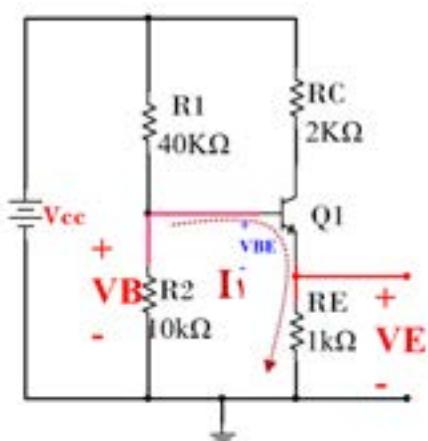

شکل ۷-۳۶- حلقه ورودی

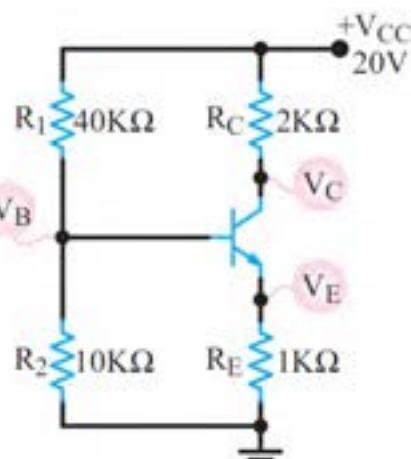

شکل ۷-۳۵- تغذیه سرخود

✓ معادله V_B از تقسیم ولتاژ V_{CC} بین دو مقاومت R_1 و R_2 به دست می‌آید.

$$V_B = \frac{20 \times 10K}{40K + 10K} \rightarrow V_B = 4V$$

✓ معادله حلقه ورودی را می‌نویسیم و V_E را محاسبه می‌کنیم.

$$V_{BE} = 0.7V$$

$$V_E = V_B - V_{BE}$$

$$V_E = 4 - 0.7V = 3.3V$$

✓ با استفاده از مقادیر به دست آمده جریان I_E را محاسبه می‌کنیم.

$$I_E = \frac{V_E}{R_E} \Rightarrow I_E = \frac{3.3}{1000} \Rightarrow I_E = 3.3mA$$

$$I_E \approx I_C = 3.3mA$$

✓ جریان کلکتور تقریباً با I_E برابر است.

- برای نوشتمن معادله حلقه خروجی مدار، از شکل ۷-۳۷ استفاده می‌کنیم.
 معادله حلقه خروجی را می‌نویسیم و V_{CE} را به دست می‌آوریم.


$$-V_{CC} + V_{RC} + V_{CE} + V_E = 0$$

$$V_{CE} = V_{CC} - V_{RC} - V_E$$

$$V_{CE} = 20 - (2K \times 3/3m) - 3/3$$

$$V_{CE} = 20 - 9/9$$

$$V_{CE} = 10/1V$$

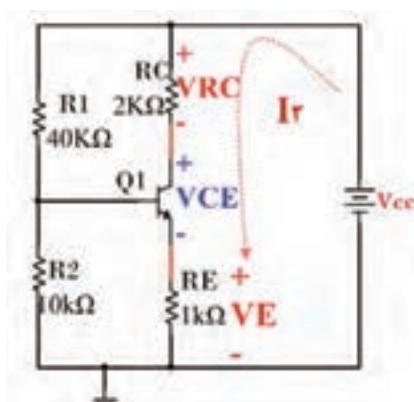

شکل ۷-۳۷ - حلقه


ردیف	مختصات نقطه کار
۱	$V_B = 4V$
۲	$V_C = 13/4V$
۳	$V_{CE} = 10/1V$
۴	$I_E = 3/3mA$
۵	$I_C = 3/3mA$

فعالیت



در ساعت غیر درسی، با توجه به شکل ۷-۳۸، مقادیر جریانها و ولتاژهای نقطه کار ترانزیستور $\beta = 100$ و $V_{BE} = 0.7V$ را محاسبه کنید.

$$\beta = 100, V_{BE} = 0.7V$$

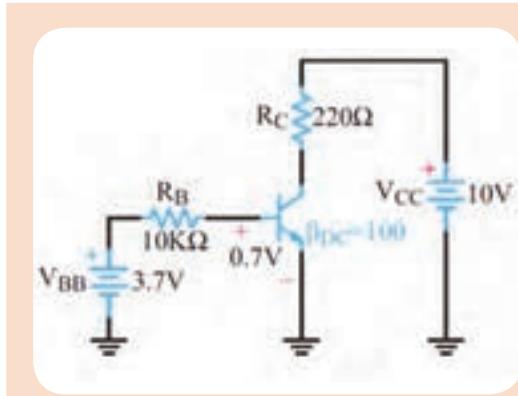


شکل ۷-۳۸ - بایاس ثابت

توجه



پاسخ این فعالیت را به صورت یک تکلیف در منزل حل کرده و ارائه دهید.

۷-۶- تقویت کننده دو طبقه با کوپلاز خازنی

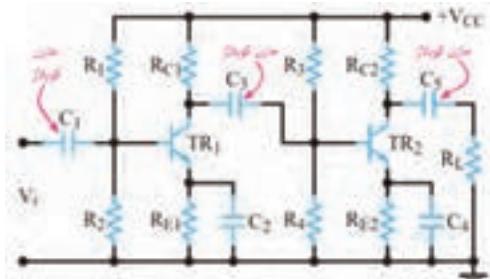


■ مدارهای تقویت کننده چند طبقه که اتصال بین طبقات آنها به یکدیگر به وسیله خازن انجام می‌شود را مدار با کوپلاز خازنی می‌گویند. در این کوپلاز، خازن‌هایی در بین طبقات تقویت کننده وجود دارد.

شکل ۷-۳۹

شکل ۷-۳۹ - تقویت کننده دو طبقه با کوپلاز خازنی


■ هر دو طبقه تقویت کننده از نوع امیتر مشترک هستند و نوع بایاس ترانزیستورها، سرخود یا تقسیم ولتاژ مقاومتی است.

دو طبقه تقویت کننده توسط خازن کوبلاز C به یکدیگر متصل شده‌اند. به علت وجود خازن C ارتباط

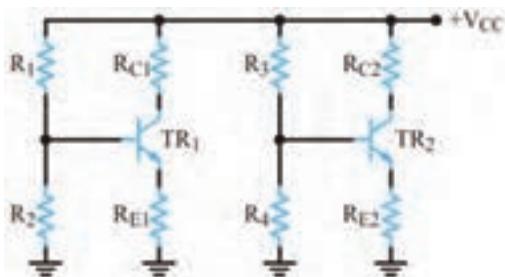

شکل ۷-۴۰- مدار معادل DC، تقویت کننده دو طبقه با کوبلاز خازنی


از خروجی طبقه اول به ورودی طبقه دوم قطع می‌شود. خازن C نیز مانع تأثیر ولتاژ DC کلکتور T_{R2} روی مقاومت بار می‌شود. بنابراین مدار معادل DC مدار شکل ۷-۳۹ به صورت مدار شکل ۷-۴۰ در می‌آید. مقادیر جریان‌ها و ولتاژهای مربوط به نقطه کار هر طبقه (V_{CE} , I_C , V_E , V_B) به طور مستقل قابل محاسبه هستند.

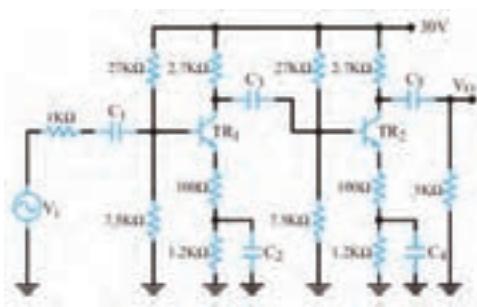

شکل ۷-۴۱- تقویت کننده دو طبقه با کوبلاز خازنی

مثال ۱۱: در شکل ۷-۴۱ اگر $\beta_1 = \beta_2 = 200$ و $V_{BE1} = V_{BE2} = 0.7V$ باشد ولتاژ هر یک از پایه‌های ترانزیستورهای TR_1 و TR_2 را نسبت به زمین مشترک محاسبه کنید.

پاسخ: ابتدا مدل DC تقویت کننده را طبق شکل ۷-۴۲ رسم می‌کنیم.

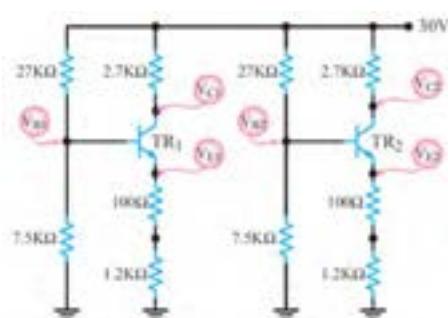

شکل ۷-۴۲- مدل معادل DC تقویت کننده با کوبلاز RC

■ از نظر DC مقاومت امیتر ترانزیستورها، از دو مقاومت سری 1200Ω و 100Ω تشکیل شده است. همچنین با توجه به مشابه بودن ترانزیستورها و یکسان بودن مقاومت‌های بایاس، نقطه کار دو ترانزیستور مشابه یکدیگر است. لذا نقطه کار طبقه اول را محاسبه می‌کنیم. معادله V_B را از تقسیم ولتاژ V_{CC} بین دو مقاومت R_1 و R_2 به دست می‌آوریم. چون $V_{BE} = 0.7V$ است مقدار V_E را محاسبه می‌کنیم.

$$V_B = \frac{30 \times 7 / 5K}{27K + 7 / 5K} \Rightarrow V_{B1} = 6 / 52V \Rightarrow V_{B2} = 6 / 52V$$

■ معادله حلقه ۱ ورودی را می‌نویسیم و V_{E1} را محاسبه می‌کنیم. چون هر دو مدار مشابه است مقادیر مربوط به نقطه کار هر دو مدار یکسان خواهد بود.

$$V_{E1} = V_{B1} - V_{BE1} \Rightarrow V_{E1} = 6 / 52 - 0.7 = 5 / 82V \Rightarrow V_{E1} = 5 / 82V$$

■ جریان امیتر را محاسبه می کنیم.

$$I_{E1} = \frac{V_E}{R_E} \Rightarrow I_{E1} = \frac{5/82}{1300} \Rightarrow I_{E1} = 4/48mA \Rightarrow I_{E2} = 4/48mA$$

■ جریان کلکتور را به دست می آوریم.

$$I_{C1} \approx I_{E1} = 4/48mA \Rightarrow I_{C2} \approx I_{E2} = 4/48mA$$

■ معادله حلقه خروجی را می نویسیم و مقادیر V_{CE1} , V_{C1} , V_{C2} و V_{CE2} را محاسبه می کنیم.

$$V_{C1} = V_{CC} - V_{RC1} = 30 - (2/7K \times 4/48mA) = 17/9V \Rightarrow V_{C2} = 17/9V$$

$$V_{CE1} = V_{CC} - V_{RC1} - V_{E1}$$

$$V_{CE1} = 30 - (2/7K \times 4/48mA) - 5/82 = 12/08V \Rightarrow V_{CE2} = 12/08V$$

نکته مهم




اگر مقدار قطعات دو مدار مشابه نباشند، باید محاسبات DC هر طبقه به طور جداگانه انجام شود.

فعالیت



در شکل ۷-۴۳ اگر $V_{BE1} = V_{BE2} = 0.7V$ و $\beta_1 = \beta_2 = 200$ باشد، ولتاژ هریک از پایه‌های ترانزیستورهای TR₁ و TR₂ را نسبت به زمین مشترک محاسبه کنید.

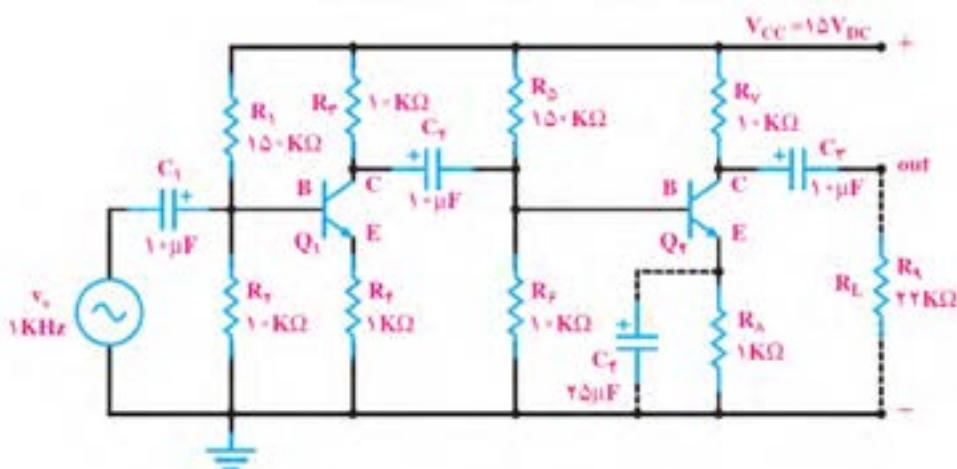

شکل ۷-۴۳- تقویت کننده دو طبقه با کوپلر RC


الگوی ارزشیابی نرم افزاری

توجه



این فعالیت در ساعت غیر درسی انجام می شود.

■ مدارشکل ۷-۴۴ که یک تقویت‌کننده دو طبقه با کوپلاز خازنی است را در نرمافزار مولتی‌سیم یا هر نرمافزار مناسب دیگر بیندید.

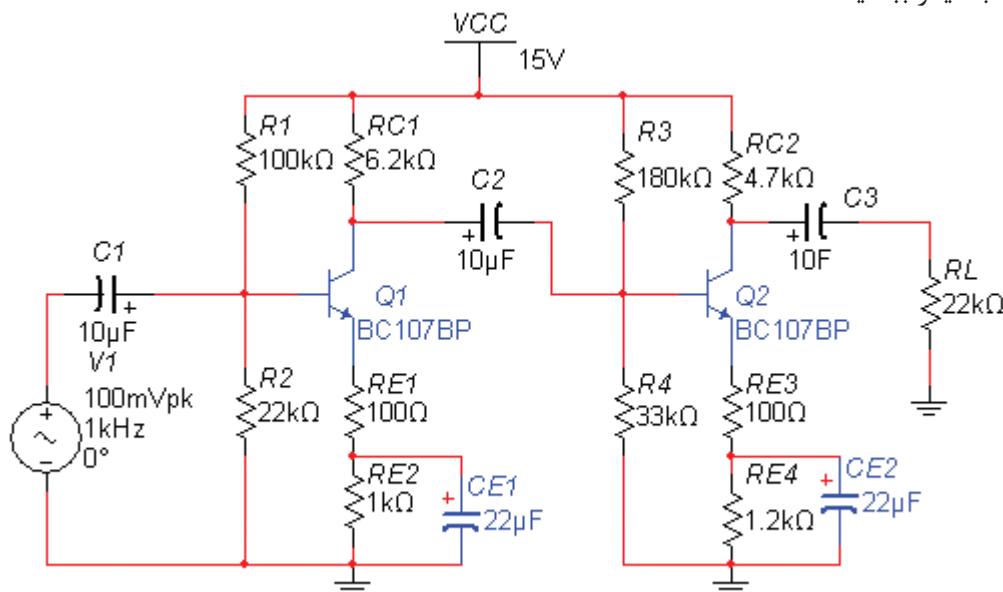

شکل ۷-۴۴- تقویت‌کننده دو طبقه با کوپلاز خازنی

جدول ۷-۲

مقادیر		V_B (V)	V_E (V)	I_C (mA)	V_{CE} (V)
محاسباتی	TR_1				
	TR_2				
نرم افزاری	TR_1				
	TR_2				

■ مقادیر جریان‌ها و ولتاژ‌های ترانزیستورهای TR_1 و TR_2 را محاسبه کنید و در جدول ۷-۲ بنویسید.


■ با استفاده از ولت‌متر و آمپرmetر مقادیر جریان‌ها و ولتاژ‌های مربوط به نقطه کار ترانزیستور TR_1 و TR_2 را اندازه‌گیری کنید و در جدول ۷-۲ بنویسید.

■ نتایج به دست آمده از فعالیت نرم‌افزاری و محاسباتی در جدول ۷-۲ را با هم مقایسه کنید و نتیجه را در قالب یک گزارش به صورت پاورپوینت ارائه دهید.


الگوی آزمون نظری واحد یادگیری ۷

۱- در مدار الکتریکی شکل ۷-۴۵ توان مصرفی در مقاومت 10Ω را محاسبه کنید.

۲- در مدار الکتریکی شکل ۷-۴۶ با استفاده از روش حلقه، جریان عبوری از مقاومت ۲ اهمی را محاسبه کنید.

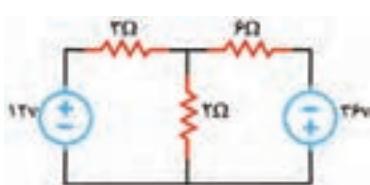

شکل ۷-۴۶

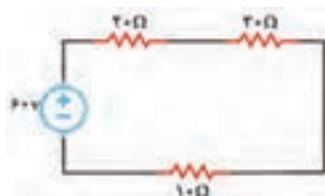


شکل ۷-۴۵

۳- در مدار شکل ۷-۴۷ با روش حلقه، جریان I_X را به دست آورید.


۴- β_{DC} را در مدار شکل ۷-۴۸ محاسبه کنید.

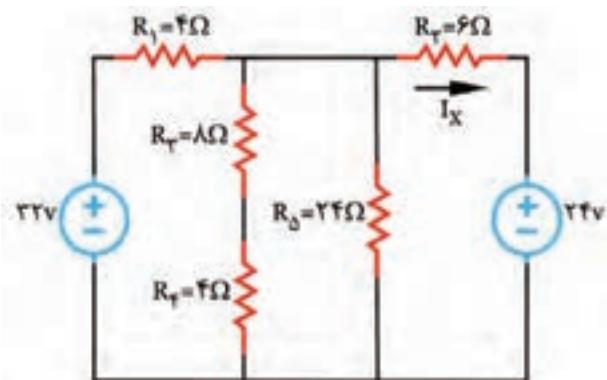۵- ولتاژ V_{CE} را در تقویت کننده شکل ۷-۴۹ به دست آورید. ولتاژ بیس امیتر ترانزیستور ۰/۷ ولت است.




پاسخ

شکل ۷-۴۷

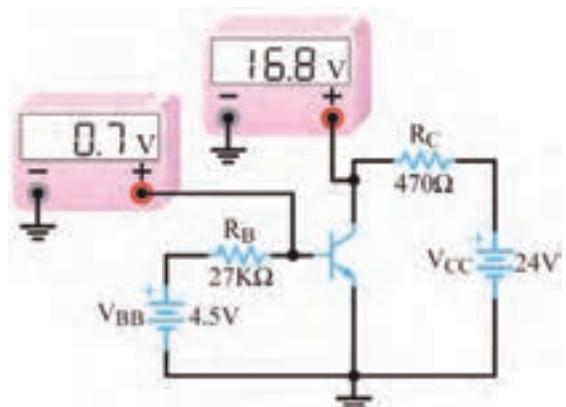

پاسخ

شکل ۷-۴۸

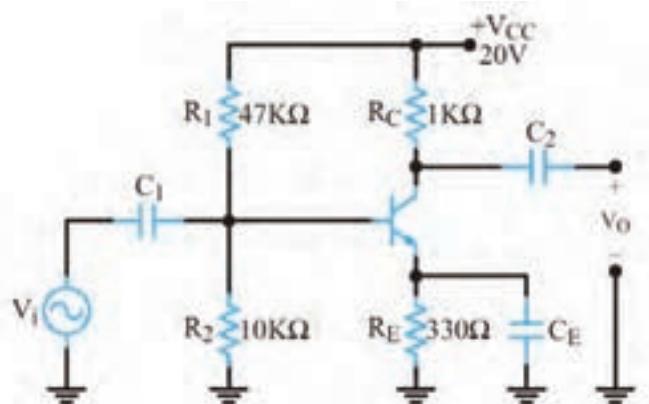

پاسخ

شکل ۷-۴۹

ارزشیابی واحد یادگیری ۷: کسب شایستگی در به کارگیری قوانین کیرشهف

شرح کار:

- ۱- تشریح روش‌های حل مدار یک حلقه‌ای و دو حلقه‌ای و اعمال قوانین کیرشهف
- ۲- حل مسئله یک حلقه‌ای با یک مقاومت و چند منبع
- ۳- حل مسائل مدارهای دوحلقه‌ای مقاومتی
- ۴- شرح مدار یک حلقه‌ای با دو، سه، چهار و پنج دیود و حل تمرین
- ۵- تشریح حلقه‌های ورودی و خروجی تقویت‌کننده یک طبقه به عنوان یک مدار دو حلقه‌ای و محاسبه مقادیر DC نقطه کار
- ۶- تشریح مدار تقویت‌کننده دو طبقه کوپلائر خازنی و حذف خازن‌ها در DC و حل مسائل مرتبط
- ۷- حل تمرین مدار یک حلقه‌ای، دو حلقه‌ای و یک حلقه‌ای با دیود و دو حلقه‌ای با ترانزیستور، شبیه‌سازی در نرم‌افزار و مقایسه نتایج

استاندارد عملکرد: تحلیل و حل مدارهای مقاومتی، دیودی و ترانزیستوری دو حلقه‌ای با کمک قوانین کیرشهف

شاخص‌ها:

- | | |
|---|---|
| انتخاب فضای موردنظر و مناسب بودن آن (میز کار) | شرح روش‌های حل مدارهای مقاومتی یک حلقه‌ای و دوحلقه‌ای |
| (۱۵ دقیقه) | محاسبه مقادیر یک مدار مقاومتی یک حلقه‌ای |
| (۱۵ دقیقه) | محاسبه مقادیر یک مدار مقاومتی دو حلقه‌ای |
| (۲۵ دقیقه) | حل مسائل مدار یک حلقه‌ای با یک دیود |
| (۱۰ دقیقه) | حل مسائل مدار یک حلقه‌ای با چند دیود |
| (۱۵ دقیقه) | شرح اجزای مدار ترانزیستوری یک طبقه و حل تمرین |
| (۳۰ دقیقه) | حل مسائل مدار ترانزیستوری دو طبقه |
| (۳۰ دقیقه) | حل مسائل به صورت نرم‌افزاری و مقایسه نتایج |

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات: مکان مناسب انجام کار- کلاس یا کارگاه یا سایت مجهز به رایانه با کف عایق یا آنتی استاتیک - نور مناسب برای کارهای ظریف - دارای تهویه یا پنجره - دمای طبیعی (18°C - 27°C) - لوازم التحریر - ماشین حساب - رایانه - نرم افزارهای مرتبط

معیار شایستگی:

ردیف	مراحل کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	تشریح روش‌های حل مدارهای مقاومتی یک حلقه‌ای و دوحلقه‌ای مدار یک حلقه‌ای با یک و چند دیود	۲	
۲	حل تمرین مدارهای مقاومتی یک حلقه‌ای و دو حلقه‌ای و اجرای نرم‌افزاری	۲	
۳	حل مدار یک حلقه‌ای با یک و چند دیود و اجرای آن با نرم‌افزار	۲	
۴	حل مدار ترانزیستوری یک طبقه و دو طبقه و اجرای آن با نرم‌افزار	۲	
نگرش:			
۱- رعایت نکات ایمنی دستگاه‌ها ۲- دقت و تمرکز در اجرای کار			
۳- شایستگی تفکر و یادگیری مدام‌العمر ۴- اخلاق حرفه‌ای			
میانگین نمرات			
*			

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.

واحد یادگیری ۸

کسب شایستگی در به کارگیری قوانین تونن و نورتن و تبدیلات

مربوطه و تطابق در مدارهای الکترونیکی ساده

آیاتا به حال فکر کرده‌اید

- تحلیل مدار معادل تونن و نورتن به چه منظوری انجام می‌شود؟
- در تحلیل مدار الکتریکی می‌توان مدار معادل تونن را به مدار معادل نورتن تبدیل کرد؟
- برای تبدیل منابع ولتاژ به منابع جریان چه نکته‌ای را باید رعایت کرد؟
- برای انتقال حداکثر توان از منبع به بار چه شرطی لازم است؟
- برای تحلیل یک مدار الکترونیکی بسیار پیچیده، می‌توان آن را به یک مدار ساده منبع ولتاژ یا منبع جریان تبدیل کرد؟
- چگونه می‌توان بین خروجی یک طبقه و ورودی طبقه بعدی تطابق ایجاد کرد؟


در تحلیل مدارهای الکتریکی به حالت‌هایی می‌رسیم که مدار از عناصر زیادی تشکیل شده است و می‌خواهیم با تغییر مقدار یک عنصر، اثرات آن روی جریان یا توان مصرفی مدار را مطالعه کنیم. در چنین شرایطی نیاز به روش‌های خاصی داریم تا بتوانیم در یک بازه زمانی کوتاه، به نتیجه برسیم. یکی از این روش‌ها، استفاده از مدارهای معادل تونن و نورتن است. تونن و نورتن دانشمندانی بودند که در زمینه مخابرات فعالیت داشتند. ایشان به این فکر افتادند که بتوانند شبکه‌های پیچیده را معادل‌سازی کنند و در صورت اتصال بار به شبکه، رفتار آن را تحلیل نمایند. بالاخره تحقیقات آنان نتیجه داد و توانستند روش معادل‌سازی را بیابند و به نام خود، یعنی تونن و نورتن ثبت کنند. امروزه برای تحلیل مدارهای ساده و پیچیده الکتریکی و الکترونیکی، از تبدیل مدار معادل تونن به معادل نورتن یا بالعکس نیز استفاده می‌شود. استفاده از روابط تبدیل منابع، تحلیل مدارهای الکتریکی را بسیار ساده‌تر می‌کند. منبع ولتاژ منبعی است که در بارهای مختلف، ولتاژ ثابت تولید می‌کند. منبع جریان، منبعی است که در بارهای مختلف جریان ثابت تولید می‌کند. منابع جریان بیشتر در مدارهای الکترونیکی کاربرد دارند.

در مدارهای الکتریکی و تقویت‌کننده‌های الکترونیکی، از قضیه تطابق توان برای انتقال حداکثر توان انتقالی از منبع به بار استفاده می‌شود. در این واحد یادگیری با طرح مدارهای ساده، مدار معادل تونن و نورتن و چگونگی تبدیل آنها به یکدیگر، شرح داده می‌شود. همچنین از تمامی روابط مربوط به آنها به صورت تشریحی و محاسباتی و اجرایی و فعالیت‌های نرم‌افزاری که خارج از ساعت درسی اجرا می‌شود، ارزشیابی به عمل می‌آید.

استاندارد عملکرد

تحلیل و حل مدارهای مقاومتی و ترانزیستوری با کمک قوانین تونن و نورتن

۱-۸- تبدیلات تونن و فورتن مدارهای الکتریکی

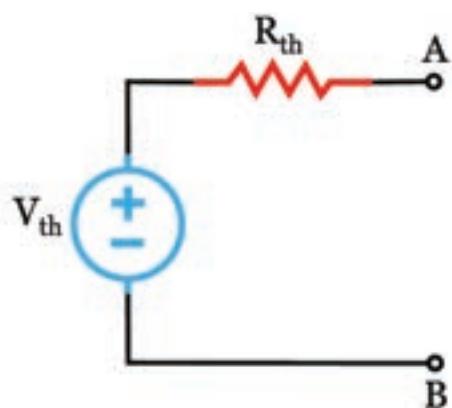

شکل ۱-۸-۱ مدار معادل تونن

■ تحلیل مدارهای الکتریکی به روش تونن


☒ روش تونن در تحلیل مدارهای الکتریکی که دارای تعداد زیاد عناصر هستند، به کار می‌رود و اثر یک کمیت الکتریکی مانند بار بر روی مدار مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.

☒ در روش تونن عنصر مورد نظر یعنی «بار» را از مدار جدا می‌کنند. سپس تمام عناصر مدار را از دو سر بار به صورت یک منبع ولتاژ واقعی معادل‌سازی می‌کنند. این مدار را «مدار معادل تونن» می‌نامند. در شکل ۸-۱ مدار معادل تونن را به صورت منبع ولتاژ و مقاومت سری با آن مشاهده می‌کنید.

☒ در مدار معادل تونن، ولتاژ تونن (V_{th}) اختلاف پتانسیل بین دو نقطه‌ای است که بار از آنجا جدا شده و مدار باز است و به آن «ولتاژ مدار باز» نیز می‌گویند.

☒ مقاومت معادل تونن مدار (R_{th})، مقاومت معادل کل مدار از دو نقطه‌ای است که بار از آنجا باز شده است. برای محاسبه مقاومت معادل تونن، باید تمام منابع مدار بی‌اثر شوند.

در شکل الف - ۲-۸ جریان I_L در مدار الکتریکی مجھول است. ابتدا مدار معادل تونن را از دو سر بار به دست می‌آوریم شکل ب - ۲-۸. حال به آسانی می‌توانیم با اتصال مقاومت بار R_L به مدار معادل تونن، و با استفاده از قانون اهم، جریان I_L را به دست آوریم.

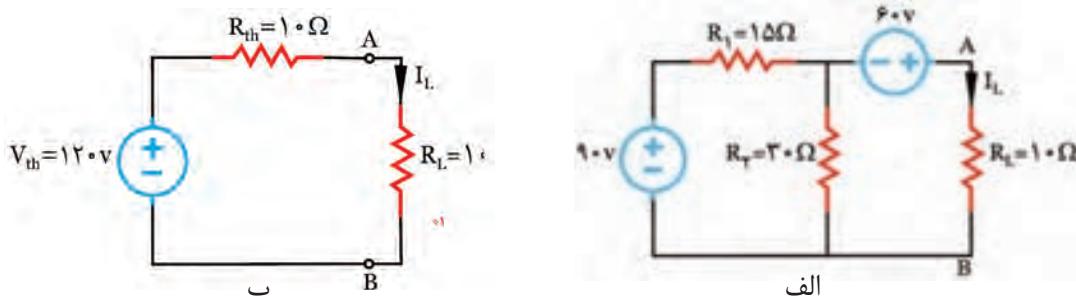


شکل ۱-۸-۲ مدار الکتریکی و ساده کردن آن

☒ مقاومت کل مدار، پس از بی‌اثر کردن منابع، از پایانه‌های A و B به دست می‌آید، که در این مدار برابر با 10Ω است.


☒ ولتاژ مدار باز از پایانه‌های A و B محاسبه می‌شود که در این مدار برابر با 120 ولت است.

مثال ۱: در مدار شکل ۸-۳ جریان I_L را با استفاده از مدار معادل تونن به دست آورید.

■ ابتدا مقاومت R_L را از مدار جدا کنید و دو انتهای آن را مطابق شکل ۸-۴، با A و B نشان دهید. ولتاژ این پایانه‌ها را V_{th} بنامید. با روش حلقه V_{th} را به دست آورید.

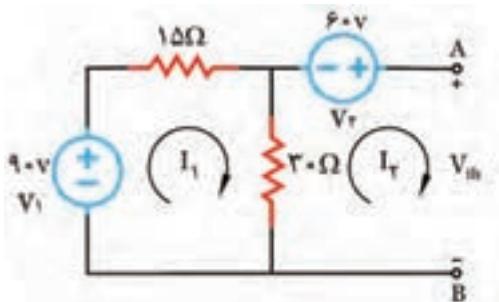

شکل ۸-۴ مدار با دو ترمیتال باز

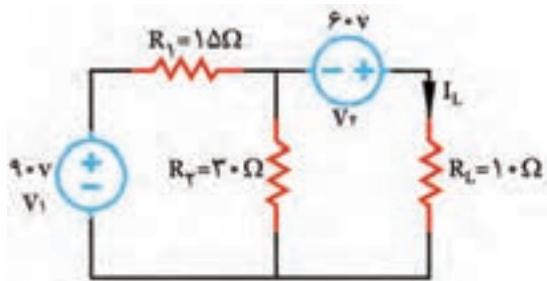

شکل ۸-۳ مدار الکتریکی

چون بین دو نقطه A و B باز است، بنابراین جریان I_1 صفر خواهد بود.
با اعمال KVL برای حلقه ۱ داریم :

$$(1) \text{KVL} 1 \Rightarrow -V_1 + R_1 I_1 + R_\gamma (I_1 - I_\gamma) = 0$$

مقدار $V_1 = 90\text{V}$ را جایگزین می‌کنیم و مقدار I_1 را به دست می‌آوریم.

$$(2) \text{KVL} 1 \Rightarrow -90 + 15 I_1 + 30 (I_1 - 0) = 0$$


$$-90 + 45 I_1 = 0 \Rightarrow 45 I_1 = 90 \Rightarrow I_1 = \frac{90}{45} = 2\text{A}$$

با به دست آوردن I_1 می‌توان V_{th} را از طریق نوشتند KVL برای حلقه ۲ به دست آورد.

$$(3) \text{KVL} 2 \Rightarrow R_\gamma (I_\gamma - I_1) + V_{th} - V_\gamma = 0$$

با جایگزین کردن مقادیر I_1 و I_γ ، V_{th} به دست می‌آید.

$$30 \times (0 - 2) - 60 + V_{th} = 0 \Rightarrow V_{th} = 120\text{V}$$

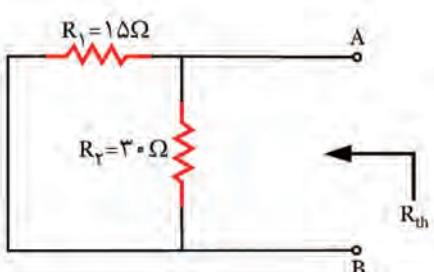


شکل ۸-۵ مدار برای محاسبه مقاومت تونن

■ با بی اثر کردن منابع، مقاومت معادل تونن را به دست آورید.

■ طبق شکل ۸-۵، منابع مدار را بی اثر کنید و مقاومت معادل R_{th} را از پایانه A و B به دست آورید.



بی اثر کردن منابع ولتاژ به معنای اتصال کوتاه شدن آنها در مدار است.

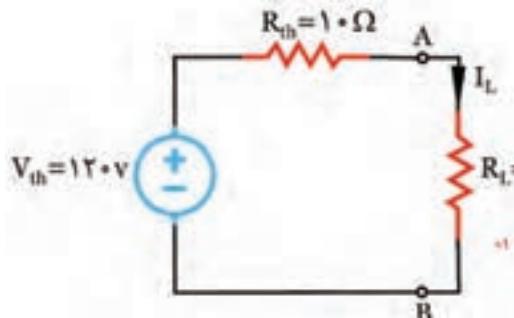

شکل ۸-۶ مدار ساده شده با بار

- مقاومت‌های R_1 و R_2 با یکدیگر موازی هستند، بنابراین معادل این دو مقاومت برابر با R_{th} خواهد بود.

$$R_{th} = \frac{15 \times 3}{(15 + 3)} = 1.0 \Omega$$

- مدار معادل تونن را رسم کنید وطبق شکل ۸-۶، مقاومت R_L را به دو ترمینال A و B اتصال دهید.
- به کمک قانون اهم، I_L به دست می‌آید.


$$I_L = \frac{12}{(1.0 + 1.0)} = 6A$$

الگوی ارزشیابی نرم‌افزاری




این قسمت را در ساعت غیردرسی اجرا کنید.

- براساس قانون تونن می‌توانیم هر شبکه پیچیده چند حلقه‌ای را تبدیل به یک منبع ولتاژ و مقاومت سری با آن کنیم. با ساده شدن مدار به آسانی می‌توانیم جریان عبوری از بارهای مختلف را به دست آوریم. در این قسمت به تحلیل عملی مدار تونن در فضای نرم‌افزاری می‌پردازیم.
- مدار شکل ۸-۷ را به صورت شکل ۸-۸ در نرم‌افزار مولتی‌سیم یا هر نرم‌افزار مناسب دیگر بیندید.

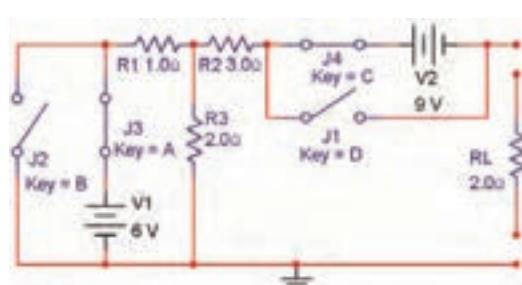


شکل ۸-۸-به دست آوردن مدار معادل تونن

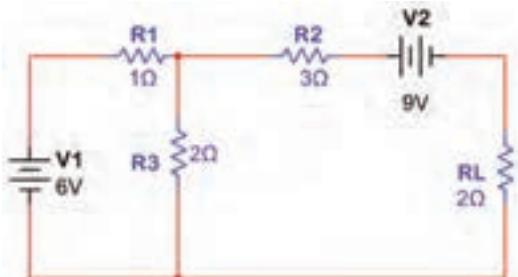

شکل ۸-۷

- همان‌طور که در شکل ۸-۸ مشاهده می‌شود برای اینکه بتوانیم منبع ولتاژ را اتصال کوتاه کنیم، از دو کلید استفاده کردیم. در شرایطی که کلیدهای J_1 و J_2 باز هستند مدار به صورت عادی کار می‌کند.
- برای به دست آوردن مدار معادل تونن باید مقاومت معادل تونن را به دست آوریم. ابتدا کلیه منابع ولتاژ را طبق شکل ۸-۹ اتصال کوتاه می‌کنیم.

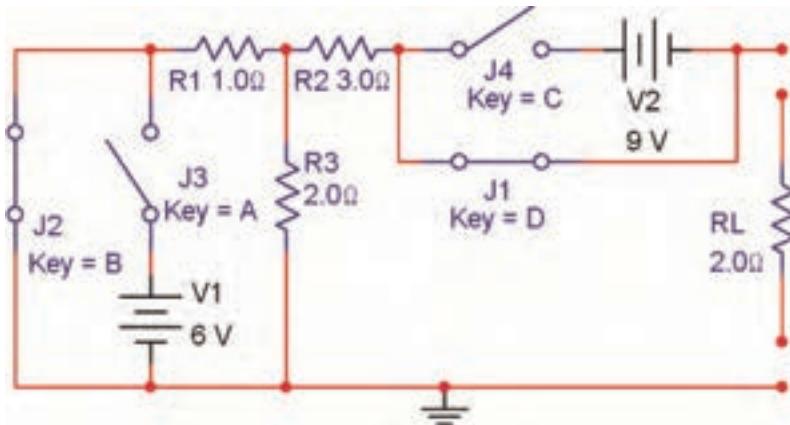


شکل ۸-۹- مقاومت معادل تونن

همان طور که مشاهده می شود در این مدار کلیدهای J_2 و J_4 باز و کلیدهای J_1 و J_2 بسته هستند. به این ترتیب ضمن اتصال کوتاه شدن دو سر منابع ولتاژ به وسیله کلیدهای J_1 و J_2 ، با کلیدهای J_2 و J_4 در حالت باز قرار می گیرند و مانع بروز خطا در نرم افزار یا آسیب به منبع تغذیه در هنگام انجام کار عملی سخت افزاری می شوند.

طبق شکل ۸-۱۰ مولتی متر را به خروجی مدار اتصال دهید و مقاومت معادل را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$R_{th} = \dots \dots \dots$$

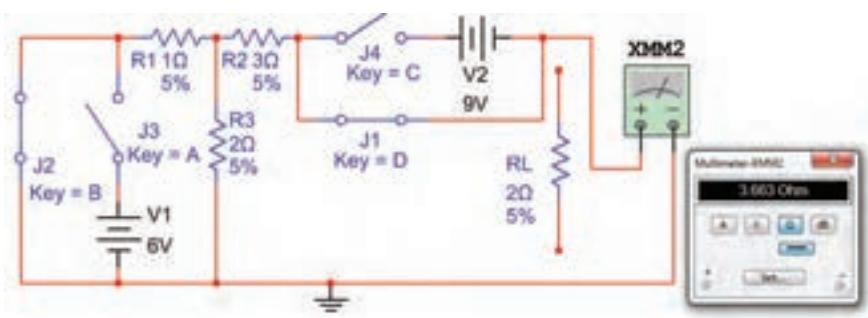

شکل ۸-۱۰- اندازه گیری مقاومت معادل تونن

مقدار مقاومت معادل تونن مدار شکل ۸-۷ را محاسبه کنید و نتیجه را بنویسید.

$$R_{th} = \dots \dots \dots$$

فکر کنید



به چه دلیل اگر کلید J_3 وجود نداشته باشد، نرم افزار پیغام خطأ (Error) می‌دهد و سخت‌افزار آسیب می‌بیند یا خطای اتصال کوتاه می‌دهد؟ آیا راهکار دیگری برای اصلاح مدار به صورت عملی یا سخت‌افزاری وجود دارد؟ نتیجه را در کلاس به بحث بگذارید.


آیا مقادیر اندازه‌گیری شده با مقادیر محاسبه شده تقریباً با هم برابر است؟ توضیح دهید.

■ ولتاژ معادل تونن مدار شکل ۸-۷ را محاسبه کنید و مقدار آن را به دست آورید.

$$V_{th} = \dots \dots \dots$$

■ کلیدها را مطابق شکل ۸-۸ تغییر دهید (حالت عادی کار مدار)، و ولتاژ خروجی را طبق شکل ۱۱-۸ با مولتی‌متر اندازه بگیرید این ولتاژ معادل ولتاژ تونن است.

$$V_{th} = \dots \dots \dots$$

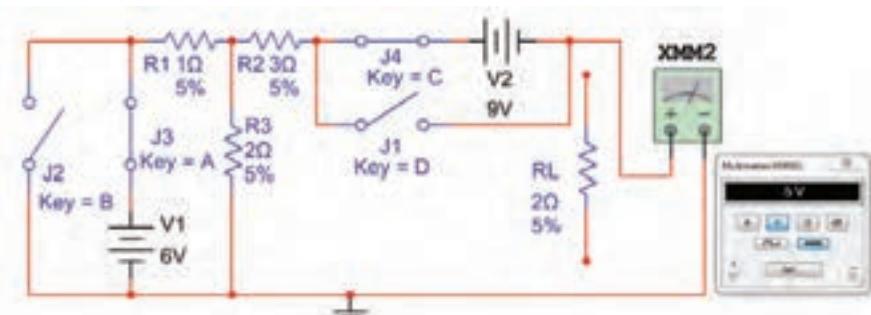

شکل ۸-۱۱- اندازه‌گیری ولتاژ معادل تونن

■ آیا مقدار محاسبه شده برای ولتاژ معادل تونن با مقدار اندازه‌گیری شده تقریباً برابر است؟ توضیح دهید.

■ مقاومت بار را طبق شکل ۸-۱۲ به خروجی وصل کنید و جریان خروجی را اندازه بگیرید.

$$I_{RL} = \dots \text{mA}$$



شکل ۸-۱۲- اندازه گیری جریان عبوری از مقاومت

■ طبق شکل ۸-۱۳ مدار معادل تونن را تشکیل دهید و جریان عبوری از مقاومت بار را اندازه بگیرید.

$$I_{RL} = \dots \text{mA}$$




شکل ۸-۱۳- اندازه گیری جریان بار در مدار معادل تونن

آیا مقادیر اندازه گیری شده برای R_L در مدار اصلی و در مدار معادل تونن تقریباً برابر است؟ توضیح دهید.


به چه دلیل مقدار ولتاژ معادل تونن در مدار موردبخت منفی به دست آمده است؟ توضیح دهید.

نتایج حاصل از این گزارش را در قالب یک پاورپوینت در کلاس ارائه دهید و آن را به بحث بگذارد.


۲-۸- محاسبه مدار معادل تونن تقویت کننده ترانزیستوری

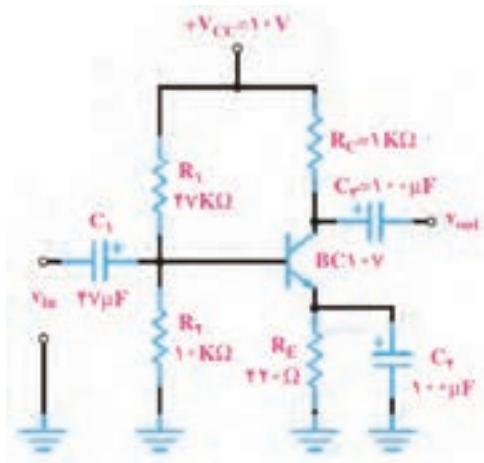

شکل ۲-۱۴- تقویت کننده با بایاس سرخود

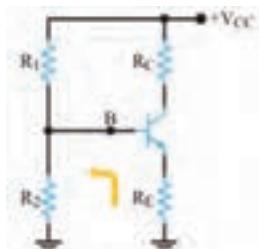

شکل ۲-۱۵- مدار بایاس سرخود

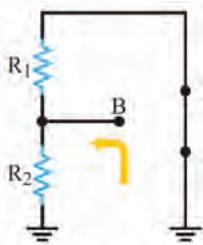

شکل ۲-۱۶- مدار معادل برای محاسبه R_th

- برای آنکه ترانزیستور به عنوان تقویت کننده، درست عمل کند و در سیگنال ورودی اعوجاج به وجود نیاورد، باید طبق شکل ۲-۱۴ به طور صحیح تغذیه شود. تغذیه ناکافی یا تغذیه بیش از حد، ممکن است در سیگنال خروجی تأثیر بگذارد و در شکل ۲-۱۴ تغییر جزئی (اعوجاج) به وجود آورد.

- تغذیه بیش از حد موجب اتلاف توان می‌شود و بازده (Efficiency) تقویت کننده را پایین می‌آورد. بنابراین لازم است که با ایاس DC ترانزیستور، جهت تأمین نقطه کار مناسب همواره ثابت باقی بماند.

- در بایاس با مدار تقسیم کننده ولتاژ مقاومتی (Voltage divider Bias) یا تغذیه سرخود (Self Bias) با انتخاب مناسب مقادیر مقاومت‌های R_C , R_E , R_V , R_1 می‌توان به درجه پایداری نقطه کار موردنیاز رسید. لذا لازم است محاسبات دقیق مربوط به R_C , R_E , R_V , R_1 با درنظر گرفتن I_B با روش مدار معادل تونن صورت پذیرد.

- مدار معادل تونن بایاس سرخود: ابتدا معادل تونن ورودی مدار را با توجه به تقریب‌های قابل قبول از نقطه B در مدار شکل ۲-۱۵ به دست می‌آوریم. در این حالت مجموعه ترانزیستور، مقاومت R_E و مقاومت R_C به عنوان بار فرض می‌شود.


برای به دست آوردن R_{th} باید باتری را به زمین اتصال کوتاه کنیم. با توجه به شکل ۲-۱۶ مقاومت معادل تونن R_{th} از موازی شدن دو مقاومت R_1 و R_2 به دست می‌آید.

$$(1) R_{th} = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2} \Rightarrow R_{th} = R_1 \parallel R_2$$


مقدار ولتاژ معادل تونن با توجه به شکل ۲-۱۷، افت ولتاژ دوسر مقاومت R_2 است، پس می‌توانیم بنویسیم.

$$(2) V_{th} = \frac{V_{CC} \times R_2}{R_1 + R_2}$$

با توجه به محاسبات انجام شده، مدار معادل تونن بایاس سرخود به صورت مدار شکل ۸-۱۸ به دست می‌آید. در مدار معادل تونن، باتری مربوط به ولتاژ معادل تونن، تأمین بایاس دیود بیس امیتر را بر عهده دارد.

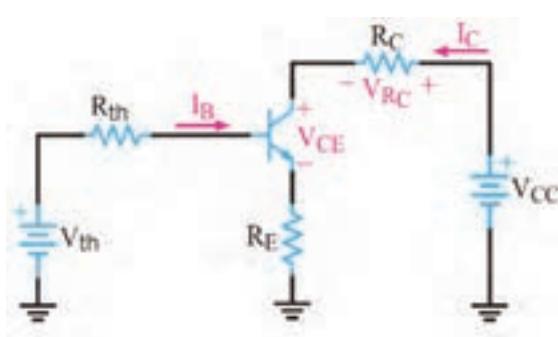

شکل ۸-۱۸- مدار معادل تونن بایاس سرخود

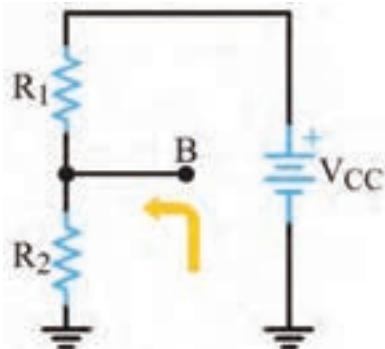


شکل ۸-۱۷- مدار معادل برای محاسبه V_{th}

با نوشتن معادله KVL در حلقه ورودی I در شکل ۸-۱۹ می‌توانیم جریان پایه‌های بیس، کلکتور و امیتر را از روابط (۳)، (۴) و (۵) به دست آوریم.

$$(3) I_B = \frac{V_{th} - V_{BE}}{R_{th} + (\beta_{DC} + 1) R_E}$$

$$(4) I_C = (\beta_{DC}) I_B$$

$$(5) I_E = (\beta_{DC} + 1) I_B$$

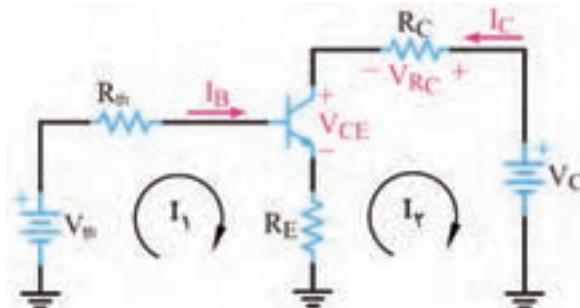

شکل ۸-۱۹- حلقه‌های جریان ورودی و خروجی در مدار معادل تونن ترانزیستور

با محاسبه جریان امیتر و جایگزین کردن آن در معادله KVL خروجی، ولتاژهای V_C ، V_E و V_{CE} از روابط زیر محاسبه می‌شود.

$$(6) V_{CE} = V_{CC} - R_C I_C - R_E I_E$$

$$(7) V_E = R_E I_E$$

$$(8) V_C = V_{CC} - R_C I_C$$


الگوی ارزشیابی نرم افزاری

توجه

این فعالیت را در ساعت غیردرسی اجرا کنید.



- با تحلیل مدار شکل ۸-۲۰ به روش مدار معادل تونن مقادیر جریان‌ها و ولتاژ‌های ترانزیستور Q_1 را محاسبه کنید و در جدول ۸-۱ بنویسید. $\beta = 250$

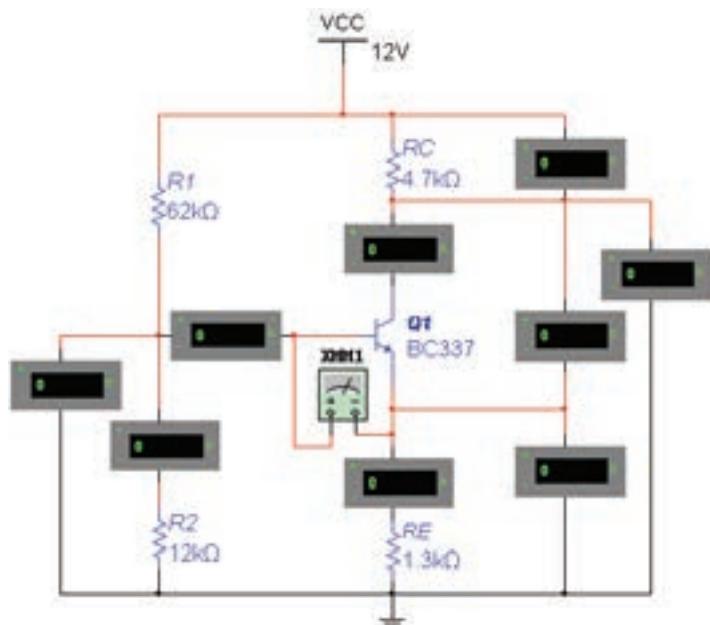

شکل ۸-۲۰- تقویت‌کننده با بایاس سرخود

- با استفاده از ولتمتر و آمپرmetr مقادیر جریان‌ها و ولتاژ‌های مربوط به نقطه کار ترانزیستور Q_1 را اندازه بگیرید و در جدول ۸-۱ بنویسید.
- آیا مقدار محاسبه شده با مقدار اندازه‌گیری شده برابر است؟ توضیح دهید.


- نتیجه این فعالیت را در قالب یک گزارش ارائه دهید.

جدول ۸-۱

مقادیر	I_B (μA)	I_C (mA)	I_E (mA)	V_E (V)	V_C (V)	V_{CE} (V)
محاسباتی						
نرم افزاری						

۳-۸- تحلیل مدارهای الکتریکی به روش نورتن

■ روش نورتن نیز مانند روش تونن، در تحلیل مدارهای الکتریکی که از تعداد زیادی قطعه و منابع تشکیل شده است، به کار می‌رود.

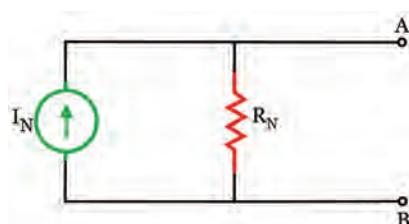

شکل ۸-۲۱ - مدار معادل نورتن

■ مانند مدار معادل تونن، در مدار معادل نورتن نیز هدف فقط بررسی کمیت‌های الکتریکی یکی از عناصر مدار است. در روش نورتن، تمام عناصر موجود در مدار، از دوسر بار به صورت یک منبع جریان واقعی معادل‌سازی می‌شود که مدار حاصل را «مدار معادل نورتن» می‌نامند. در شکل ۸-۲۱ مدار معادل نورتن را مشاهده می‌کنید.


■ در مدار معادل نورتن، «جریان نورتن (I_N)» جریان اتصال کوتاه بین دو نقطه‌ای است که بار در آنجا از مدار باز شده است. لذا آن را «جریان اتصال کوتاه مدار» نیز می‌نامند.

■ « مقاومت معادل مدار (R_N) » مقاومت معادل کل مدار از دو نقطه‌ای است که بار در آنجا از مدار باز شده است و تمام منابع بی‌اثر شده‌اند. در واقع مقاومت معادل تونن و مقاومت معادل نورتن با هم برابرند ($R_N=R_{th}$).


■ منبع جریان: منبع جریان ایده‌آل، منبعی است که در بارهای مختلف جریان ثابتی به مدار می‌دهد.

۴- ترازیستور به عنوان منبع جریان

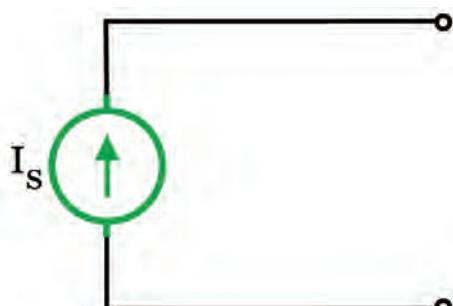■ در شکل ۸-۲۲ مدار یک منبع جریان ترانزیستوری را مشاهده می‌کنید.



ب - نماد منبع جریان ایده‌آل

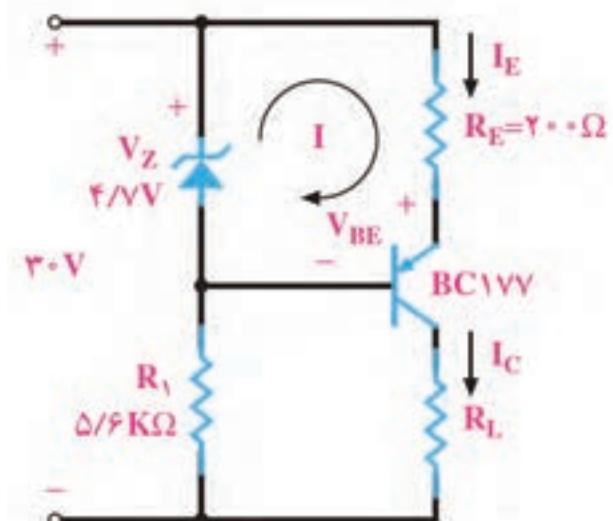

الف - مدار منبع جریان ترانزیستوری

شکل ۸-۲۲

با نوشتن معادله KVL در حلقه I_E ، مقدار I_E قابل محاسبه است.

$$R_E I_E + V_{EB} - V_Z = 0 \Rightarrow I_E = \frac{V_Z - V_{EB}}{R_E}$$

■ چون V_Z ثابت است و R_E و V_{BE} نیز تقریباً ثابت هستند، بنابراین I_E هم تقریباً ثابت است. چون I_C است، پس I_C، یعنی جریانی که از بار می‌گذرد ثابت است و به مقدار R_L بستگی ندارد.

فعالیت



جریان I_L در مدار شکل ۸-۲۲ را محاسبه کنید.

$$I_L = \dots \dots \dots$$

پژوهش



- با مراجعه به منابع مختلف، در مورد مدارهای دیگر الکترونیکی منبع جریان تحقیق کنید.
- در منبع جریان ایده‌آل مقدار R_N چقدر است؟
- در منبع ولتاژ ایده‌آل مقدار R_{th} چقدر است؟
- آیا هر منبع جریانی می‌تواند جریان نامحدود به ما بدهد؟
- آیا منبع جریان، مانند منبع ولتاژ (مثلاً باتری) در بازار وجود دارد و می‌توانیم آن را تهیه و استفاده کنیم؟
- آیا اصولاً منبع جریان و منبع ولتاژ ایده‌آل وجود دارد؟
- نتایج حاصل از تحقیقات را در قالب یک گزارش ارائه دهید.


نکته مهم




بی‌اثر کردن منابع جریان به معنای اتصال بازشدن آنها از مدار است.

مثال ۲: در مدار شکل ۸-۲۳ توان مقاومت R_L را با استفاده از مدار معادل نورتن به دست آورید.
پاسخ:

- مقاومت بار R_L را از مدار جدا کنید و دو سر آن را با A و B و قطب دلخواه، طبق شکل ۸-۲۴ نشان دهید.

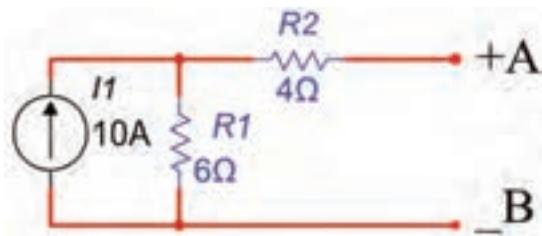

شکل ۸-۲۴

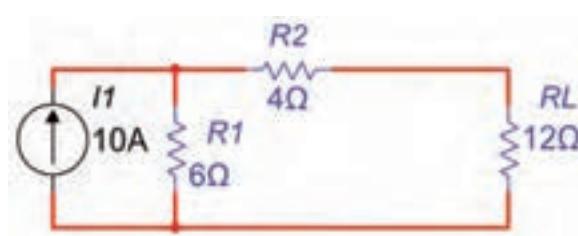

شکل ۸-۲۳

دو پایانه‌ای که بار از آنجا باز شده است را اتصال کوتاه می‌توانیم. می‌توانیم جریان عبوری از این اتصال کوتاه را محاسبه کنیم، شکل ۸-۲۵. این جریان را که به جریان مدار اتصال کوتاه (I_{SC}) معروف است، جریان مدار معادل نورتن، I_N می‌نامند.

نکته مهم

جریان نورتن مدار از طریق رابطه تقسیم جریان محاسبه می‌شود.




$$I_{R_1} = I_N \Rightarrow I_N = \frac{I_1 \times R_1}{R_1 + R_2} \Rightarrow I_N = \frac{10 \times 6}{6 + 4} = 6 \text{ A}$$

برای محاسبه مقاومت معادل مدار R_N منبع جریان مدار شکل ۸-۲۳ بی‌اثر می‌شود (اتصال باز).


مقاومت کل مدار طبق شکل ۸-۲۶ از پایانه‌های A و B به دست می‌آید.

$$R_N = R_1 + R_2 = 6 + 4 = 10 \Omega$$

مدار معادل نورتن به صورت شکل ۸-۲۷ رسم می‌شود.

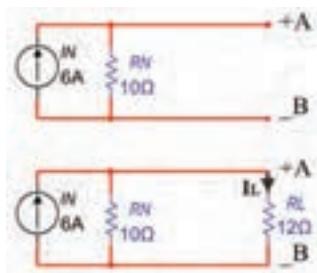

شکل ۸-۲۷ محاسبه I_N با مدار معادل نورتن

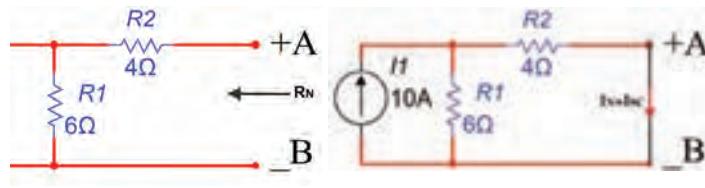

شکل ۸-۲۶ محاسبه R_N

شکل ۸-۲۵ محاسبه I_N

توجه

جهت منبع جریان باید به سمت پایانه با قطب مثبت انتخاب شود.



■ با وصل کردن مقاومت بار R_L به مدار معادل نورتن، طبق شکل ۸-۲۷ جریان مقاومت بار قابل محاسبه است. این جریان از طریق تقسیم جریان بین دو مقاومت موازی محاسبه می‌شود. برای شکل ۸-۲۷، جریان I_L برابر است با:

$$I_L = \frac{I_N \times R_N}{R_N + R_L} \Rightarrow I_L = \frac{6 \times 10}{10 + 12} = 2.72 \text{ A}$$

■ توان مصرفی مقاومت بار برابر است با:

$$P_{RL} = R L^2 \Rightarrow P_{RL} = 12 \times (2.72)^2 = 88.78 \text{ W}$$

■ با قرار دادن هر مقدار مقاومت بار R_L بین دو پایانه A و B، بدون نیاز به اجرای محاسبات برای جزئیات مدار، می‌توانیم جریان بار را با استفاده از یک تقسیم جریان ساده به دست آورید.

فعالیت




- درساعت غیردرسی مدار شکل ۸-۲۳ را به کمک نرم افزار بیندید.
- با تحلیل مدار به روش معادل نورتن و با استفاده از اهمتر، آمپر متر و وات متر مقادیر P_L , I_L , I_N , R_N را اندازه گیری کنید و در جدول ۸-۲ بنویسید.
- آیا مقدار محاسبه شده برای جریان معادل نورتن با مقدار اندازه گیری شده برابر است؟ توضیح دهید.

جدول ۸-۲

مقادیر	I_N (A)	R_N (Ω)	I_L (A)	P_L (W)
محاسباتی				
نرم افزاری				

کار در کلاس

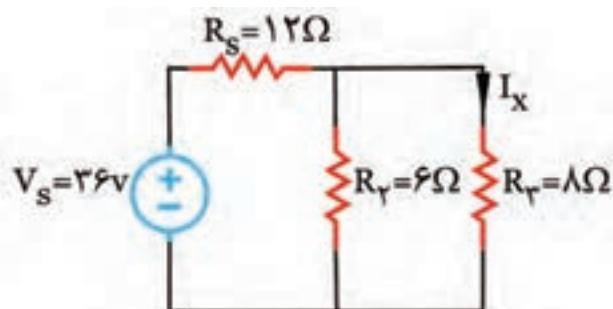


- در مدار شکل ۸-۲۸ جریان I_x را با استفاده از مدار معادل نورتن به دست آورید.

شکل ۸-۲۸

۸-۵- تبدیل منابع ولتاژ و جریان به یکدیگر

- در تحلیل مدارهای الکتریکی مواردی پیش می آید که با تبدیل مدار معادل تونن به معادل نورتن یا به عکس، تحلیل مدار ساده تر انجام می شود. در این حالت باید مراقب باشیم با جایگزینی منابع، هیچ یک از کمیت های الکتریکی مورد بررسی، در مدار حذف نشود.

- در شکل ۸-۲۹ منابع ولتاژ و جریان موجود را مشاهده می کنید. برای تبدیل این منابع به یکدیگر کافی است که $R_N = R_{th}$ و $V_{th} = R_N I_N$ در نظر بگیریم.

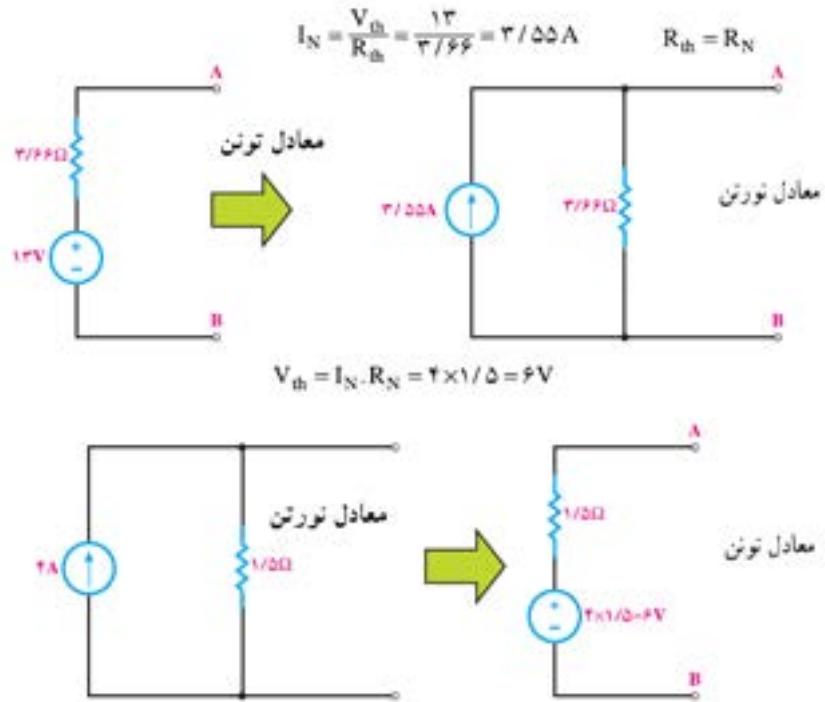

شکل ۸-۲۹ تبدیل مدار معادل تونن به نورتن و برعکس

برای جلوگیری از اشتباه و تعیین جهت صحیح جریان منابع و قطب‌های ولتاژ، به جهت جریان اتصال کوتاه (I_N) و قطب‌های ولتاژ حالت مدار باز (V_{th}) کاملاً دقت کنید.

نکته مهم




مثال ۳: منبع جریان معادل منبع ولتاژ شکل ۸-۳۰ را به دست آورید.
پاسخ:


$$R_N = R_{th} \Rightarrow R_S = R_P = 2\Omega$$

$$I_N = \frac{V_{th}}{R_{th}} \Rightarrow I_S = \frac{V_S}{R_S} = \frac{2}{2} = 1A$$

معادل منبع جریان ($I_S = I$ supply) در شکل ۸-۳۱ نشان داده شده است.

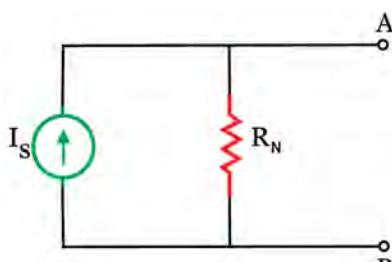

شکل ۸-۳۱

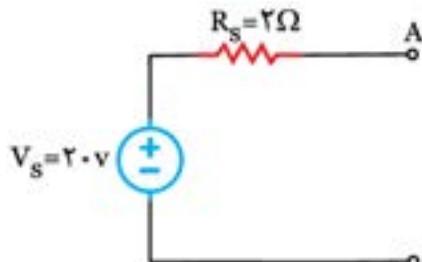


شکل ۸-۳۰

فعالیت



منبع ولتاژ معادل منبع جریان شکل ۸-۳۲ را به دست آورید.

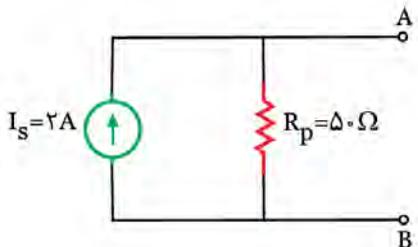


شکل ۸-۳۲

فعالیت



■ مدل الکتریکی یک تقویت کننده در شکل ۸-۳۳ نشان داده شده است. اگر ضریب بهره تقویت کننده $A_v=20$ باشد، معادل توان خروجی تقویت کننده را به مدل معادل نورتن تبدیل کنید.

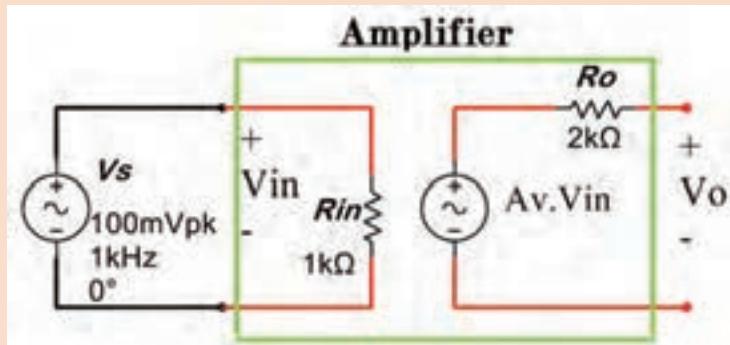


شکل ۸-۳۳- مدل الکتریکی تقویت کننده

۶-۸ تطابق در مدارهای تقویت کننده

■ یکی از مسائلی که در مدارهای الکتریکی مطرح می شود، این است که در چه شرایطی می توان ماکریم توان ممکن را به بار منتقل کرد. از آنجا که منابع تغذیه دارای مقاومت داخلی هستند، تمامی توانی را که تولید می کنند به بار نمی رسد. انتقال ماکریم توان ممکن به بار را تطابق می گویند.

■ در مدارهای الکترونیکی مانند شکل ۸-۳۴ که عناصر زیادی در مدار وجود دارد و مدار از قسمت ها و طبقات مختلفی درست شده است، ایجاد تطابق بین طبقات مختلف مدار و انتقال توان ماکریم از یک طبقه به طبقه دیگر مسئله مهمی به شمار می آید. بنابراین چگونگی انتقال حداکثر توان همواره مورد توجه قرار دارد.

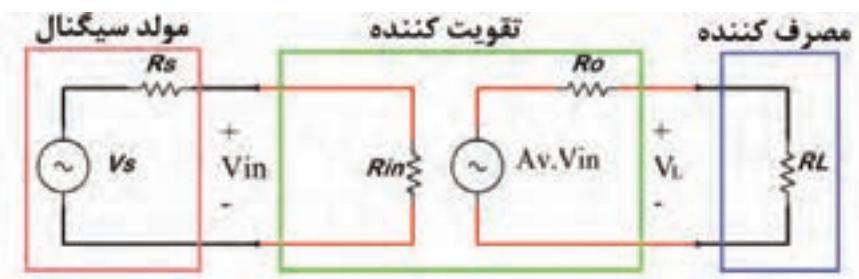

شکل ۸-۳۴- معادل تقویت کننده با مولد سیگنال و بار


■ اگر مقاومت بار صفر باشد، (اتصال کوتاه شود) چون ولتاژ دو سر خروجی صفر می شود ($V_L = 0$)، پس توان آن نیز صفر خواهد بود. از طرفی، اگر مقاومت بار بی‌نهایت باشد، به‌دلیل صفر بودن جریان ($I_L = 0$) توان بار نیز صفر می‌شود. بدیهی است اگر بار دارای ولتاژ و جریان باشد، دارای توان نیز خواهد بود.

پژوهش

با مراجعه به رسانه‌های مختلف بررسی کنید در شرایطی که ولتاژ دوسر بار صفر و جریان آن بیشترین مقدار را دارد و در شرایطی که جریان عبوری از بار صفر ولی ولتاژ آن ماقریم است چه نوع تطبیقی وجود دارد؟



- پس اگر مقاومت بار به تدریج از صفر زیاد شود و تا بینهایت افزایش یابد (مدار باز شود)، توان آن هم به تدریج از صفر زیاد می‌شود و مجدداً به صفر بر می‌گردد.
- در بین دو حالتی که توان صفر می‌شود، حالتی وجود دارد که توان مصرف‌کننده به بیشترین مقدار می‌رسد.
- محاسبه‌ها نشان می‌دهند، زمانی ماقریم توان ببار یا مصرف‌کننده منتقل می‌شود که مقاومت بار با مقاومت داخلی منبع تغذیه برابر باشد.
- اگر مدار دارای عناصر زیادی باشد، می‌توان با به‌دست آوردن مدار معادل تونن یا نورتن از دیدگاه دوسر، تمامی مدار را به صورت یک منبع ولتاژ یا جریان واقعی نشان داد. در این صورت، می‌توان گفت زمانی ماقریم توان ببار منتقل می‌شود که مقاومت بار با مقاومت معادل تونن یا نورتن مدار برابر باشد.
- شرط انتقال بیشترین توان به بار ($R_L = R_{th} = R_N$)

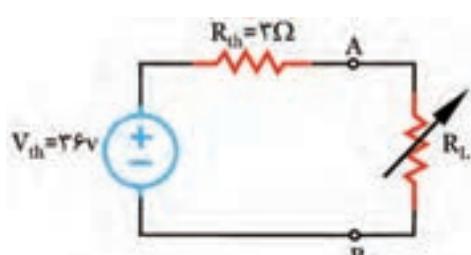

شکل ۸-۳۵

■ برای محاسبه ماقریم توان انتقالی به بار پس از آنکه $R_L = R_{th}$ قرار داده شده است می‌توان از رابطه زیر استفاده کرد و مقدار توان ماقریم را به دست آورد.


$$P_{L\max} = \frac{V_{th}^2}{4R_L}$$

مثال ۴: ماقریم توان انتقالی به بار را در شکل ۸-۳۵ به‌دست آورید.

پاسخ:

برای انتقال ماقریم توان به بار $R_L = R_{th} = 4\Omega$ باید

$$P_{L\max} = \frac{36^2}{4 \times 4} = 10.8W$$

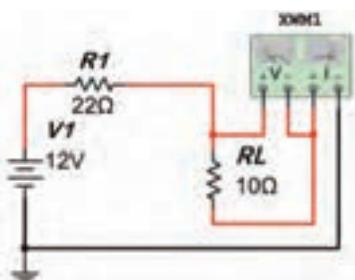

شکل ۸-۳۶

الگوی ارزشیابی نرم‌افزاری

■ در ساعات غیر درسی مدار شکل ۸-۳۶ را به کمک نرم‌افزار بیندید. نتایج به‌دست آمده را در قالب گزارش، برای ارزشیابی ارائه دهید.


■ طبق شکل ۸-۳۶ ۸ وات متر را به خروجی دوسر R_L مدار اتصال دهید.

■ مقاومت بار را مطابق جدول ۸-۳ تغییر دهید، و توان مصرفی آن را با استفاده از رابطه محاسبه کنید و در جدول بنویسید.


■ بارهای مختلف R_L را در مدار قرار دهید و توان تلف شده در R_L را با ولتمتر اندازه بگیرید و در جدول یادداشت کنید.
■ حداکثر توان انتقالی به بار در چه مقدار از R_L اتفاق می افتد؟

جدول ۸-۳


R_L	10Ω	15Ω	22Ω	27Ω	39Ω
(محاسباتی) P_L (W)					
(نرم افزاری) P_L (W)					

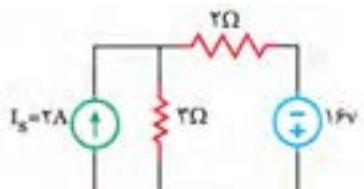


شکل ۸-۳۷

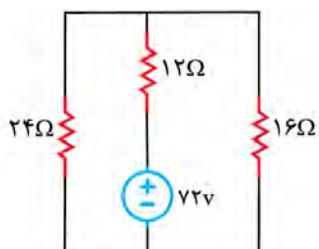

شکل ۸-۳۸

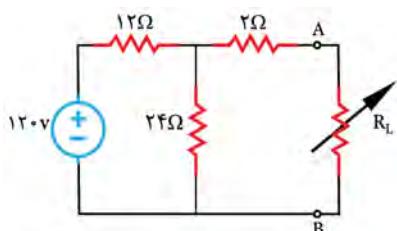

شکل ۸-۳۹

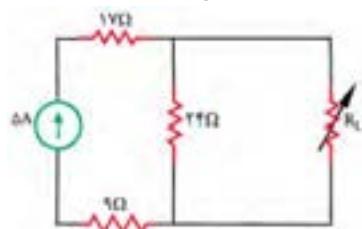

شکل ۸-۴۰

الگوی آزمون نظری واحد یادگیری ۸

۱- معادل تونن مدار به صورت یک منبع ولتاژ سری با یک مقاومت است.

درست نادرست

۲- جریان عبوری از شاخه‌ای که انتهای آن باز است، برابر با است.

۳- برای محاسبه مقاومت معادل مدار منابع بی اثر می‌شوند.

درست نادرست

۴- انتقال ماکریم توان به بار را گویند.

۵- برای انتقال ماکریم توان به بار مقاومت بار باید با مقاومت برابر باشد.

۶- در مدار شکل ۸-۳۷ ابتدا منبع جریان را به منبع ولتاژ تبدیل کنید و سپس با روش جریان حلقه، جریان در مقاومت 2Ω را حساب کنید.

۷- در مدار شکل ۸-۳۸ ابتدا منبع ولتاژ را به منبع جریان تبدیل کنید و سپس جریان مقاومت 16Ω را به دست آورید.

۸- در مدار شکل ۸-۳۹ مطلوب است:

الف) معادل تونن مدار از دو پایانه A و B

ب) محاسبه ماکریم توان انتقالی به بار R_L

۹- با استفاده از معادل نورتن مدار شکل ۸-۴۰، حداکثر توانی که مقاومت R_L مصرف می‌کند را به دست آورید.

ارزشیابی واحد یادگیری ۸: کسب شایستگی در به کارگیری قوانین تونن و نورتن

شرح کار:

- تشریح قوانین تونن و نورتن و موارد کاربرد آن
- محاسبه مدار معادل تونن و نورتن یک شبکه یک حلقه‌ای
- محاسبه مدار معادل تونن و نورتن به کاربرد آن
- تشریح چگونگی تبدیل مدارهای معادل نورتن به تونن و کاربرد آن
- تشریح انواع تطابق ولتاژ، توان و جریان در مدارهای DC ساده و محاسبه مقادیر در شرایط تطابق
- استفاده از شبیه‌سازی در نرم‌افزار برای به کارگیری قوانین تونن و نورتن و تبدیلات مربوطه و تطابق در مدارهای الکترونیکی ساده

استاندارد عملکرد: تحلیل و حل مدارهای مقاومتی، دیودی و ترانزیستوری دو حلقه‌ای با کمک قوانین کیرشهف، تونن و نورتن

شاخص‌ها:

- انتخاب فضای موردنظر و مناسب بودن آن (میز کار)
- محاسبه مدار معادل تونن در یک مدار مقاومتی یک حلقه‌ای
- محاسبه مدار معادل تونن مدار تقویت‌کننده ترانزیستوری
- محاسبه مدار معادل نورتن در یک مدار مقاومتی یک حلقه‌ای
- حل مسائل تبدیل مدارهای معادل تونن به نورتن و برعکس
- حل مسائل تطابق در مدارهای الکتریکی و الکترونیکی
- اجرای نرم‌افزاری و مقایسه نتایج

شرط انجام کار و ابزار و تجهیزات: مکان مناسب انجام کار، کلاس، کارگاه، سایت مجهز به رایانه با کف عایق یا آنتی استاتیک - نور مناسب برای کارهای ظرفیت - دارای تهویه یا پنجره - دمای طبیعی (18°C - 27°C) و مجهز به وسایل اطفای حریق - لوازم التحریر - ماشین حساب - رایانه - نرم‌افزارهای مرتبط


معیار شایستگی:

ردیف	مراحل کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	تشریح مدار معادل تونن و نورتن	۱	
۲	حل تمرین مدار معادل تونن، نورتن، ارزشیابی و اجرای آن با نرم‌افزار	۲	
۳	تبدیل تونن به نورتن و برعکس و اجرای آن با نرم‌افزار	۲	
۴	تطابق در مدارهای تقویت‌کننده و حل مسئله‌های مرتبط و اجرای نرم‌افزاری	۲	
شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
۱- رعایت نکات ایمنی دستگاهها		۲- دقت و تمرکز در اجرای کار	
۳- شایستگی تفکر و یادگیری مدام‌العمر		۴- اخلاق حرفه‌ای	
میانگین نمرات			*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.

پودمان ۵

محاسبه مقادیر AC در مدارهای الکترونیکی

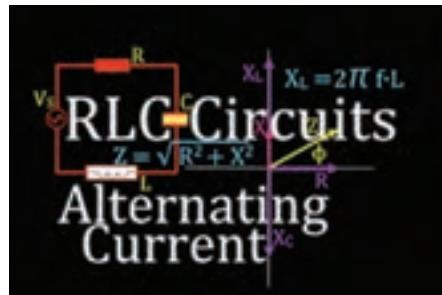

قطعات R ، L و C در مدارهای الکترونیکی و سامانه‌های مخابراتی نقشی کلیدی بر عهده دارند. در مدارهای الکترونیکی دستگاه‌هایی مانند رادیو، تلویزیون، فرستنده‌های رادیویی و تلویزیونی و مدارهای مکالمه، ترکیب متنوعی از R ، L و C با اتصال سری و موازی وجود دارد. مثلاً در یک نوسان‌ساز که قلب یک دستگاه فرستنده است، ترکیبی از قطعات R ، L و C به کار گرفته شده است. تنظیم ایستگاه در فرستنده‌ها و دریافت یک سیگنال با فرکانس معین در گیرنده‌ها بر عهده این قطعات است. در یک واحد صنعتی، الکتروموتورهای پرقدرت، تأمین انرژی مکانیکی واحد صنعتی را بر عهده دارند. این سامانه‌های را می‌توان با یک مدار معادل ساده سری یا موازی مانند مدار RC ، RL یا RLC مدل‌سازی کرد. لذا آموزش مدارهای ترکیبی سری و موازی با قطعات R ، L و C در جریان متناوب امری ضروری است. با حل مثال‌های متعدد و شبیه‌سازی مدارها توسط نرم‌افزار می‌توان به آموزش عمق بیشتری بخشد.

واحد یادگیری ۹

کسب شایستگی در تحلیل انواع فیلترها، نوسان‌سازها و انجام محاسبات ساده مدارهای تک‌فاز و سه‌فاز

آیا تا به حال فکر کرده‌اید:

- مدار معادل یک سلف واقعی از چه عناصری تشکیل شده است؟
- مدار معادل یک خازن واقعی را با چه عناصری می‌توان معادل‌سازی کرد؟
- مدارهای سری و موازی RL یا RC در جریان متناوب چه رفتاری دارند؟
- قوانین حاکم بر حل مدارهای جریان DC چه مشابهت‌هایی با قوانین مدارهای جریان AC دارد؟
- با استفاده از اعداد مختلط چگونه می‌توان مدارهای جریان متناوب را حل نمود؟
- با قطعات R، L و C چه فیلترهایی می‌توان ساخت؟
- چه روش‌هایی برای حل مدارهای جریان متناوب وجود دارد؟
- مدارهای سه‌فاز با مدارهای تک‌فاز چه تفاوتی دارد؟

در اغلب مدارهای الکترونیکی و مدارهای قدرت، قطعاتی مانند مقاومت، سلف و خازن به کار گرفته شده‌اند. در پایه دهم و یازدهم با این قطعات تا حدودی آشنا شده‌اید و در پروژه‌های مربوطه عملاً آنها را به کار برده‌اید. رفتار برخی از این قطعات در جریان متناوب با جریان مستقیم متفاوت است. برای گسترش توانایی و افزایش مهارت در محاسبات، لازم است به بررسی دوباره و تمرین در این زمینه پرداخته شود. به همین دلیل کاربرد این قطعات به عنوان فیلتر و انجام محاسبات در فیلترها نیز ضروری است. در این واحد یادگیری مدارهای ترکیبی شامل مقاومت، سلف و خازن و محاسبه کمیت‌های مدار در حد مورد نیاز توضیح داده شده است. در بخشی از این واحد استفاده از اعداد مختلط برای حل مسائل توصیه شده است، زیرا استفاده از این اعداد حل مدارهای برداری الکتریکی را ساده‌تر می‌کند. به دلیل کاربرد مدارهای سه‌فاز در صنایع و ارتباط آن با الکترونیک، این مبحث نیز در حد مورد نیاز توضیح داده شده است. برای درک بهتر مطلب، استفاده از نرم‌افزار مناسب و شبیه‌سازی مدارها و مقایسه نتایج حاصل شده از نرم‌افزار با محاسبات، توصیه می‌شود.

استاندارد عملکرد

تحلیل انواع فیلترها، مدارهای تک‌فاز و سه‌فاز

۱-۹- یادآوری عملکرد راکتانس سلفی و خازنی در مدار AC

در پایه دهم در مبحث مدارهای جریان متناوب با مدار اهمی خالص، سلفی خالص و خازنی خالص آشنا شده‌اید. همچنین دریافتید که جریان و ولتاژ در دو سر مقاومت اهمی خالص هم‌فاز هستند. در سلف خالص جریان از ولتاژ دو سر آن ۹۰ درجه عقب‌تر است و در خازن خالص جریان از ولتاژ دو سر آن ۹۰ درجه جلوتر است. سلف خالص در جریان متناوب، دارای عکس‌العمل یا راکتانس القائی است که آن را با X_L نشان می‌دهیم. مقدار X_L از رابطه $X_L = 2\pi f L = \omega L$ به دست می‌آید. با صرف نظر کردن از مقاومت اهمی کم سیم‌پیچ، در جریان DC، مقدار $X_L = 0$ است و $X_L = 0$ می‌شود. خازن خالص نیز در جریان متناوب دارای راکتانس خازنی است که آن را با X_C نشان می‌دهیم. مقدار X_C از رابطه $X_C = \frac{1}{2\pi f C} = \frac{1}{\omega C}$ به دست می‌آید. در جریان DC، $X_C = 0$ به سمت بی‌نهایت میل می‌کند، (خازن مانند مدار باز عمل می‌کند).

مثال ۱-۱- راکتانس القائی سلفی با ضریب خودالقائی 20mH را در جریان سینوسی با فرکانس 5000 هرتز محاسبه کنید.

$$X_L = 2\pi f L = 2 \times \frac{3}{14} \times 5000 \times 20 \times 10^{-3} = 628 \Omega$$

حل:

مثال ۲-۱- راکتانس خازنی با ظرفیت 100nF را در جریان سینوسی با فرکانس 1000 هرتز محاسبه کنید.


$$X_C = \frac{1}{2\pi f C} = \frac{1}{2 \times \frac{3}{14} \times 1000 \times 100 \times 10^{-19}} = \frac{10000}{6/28} = 1592/3 \Omega$$

حل:

فعالیت



در مدار شکل ۹-۱، X_L و X_C را محاسبه کنید.
فرکانس منبع 1000 هرتز است.

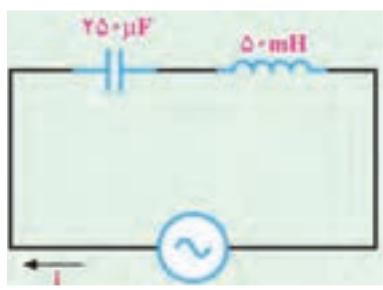


شکل ۹-۱


۲-۹- روش‌های حل مدارهای جریان متناوب

برای به دست آوردن کمیت‌های مختلف در مدارهای جریان متناوب، روش‌های مختلفی وجود دارد. استفاده از رسم دیاگرام برداری کمیت‌ها و انجام محاسبات با به کار گیری قوانین حاکم بر بردارهای، یکی از روش‌های متداول است. این روش به دلیل رسم بردارها از پیچیدگی خاص خود برخوردار است. استفاده از اعداد مختلط برای حل مدارهای جریان متناوب روشی ساده‌تر به شمار می‌آید. در این پیمانه از شرح انجام محاسبات و اثبات فرمول‌ها با استفاده از ترسیم کمیت‌های برداری تقریباً صرف نظر کرده‌ایم و فقط با فرمول‌های مورد نیاز، مسائل را حل خواهیم کرد. استفاده از اعداد مختلط برای حل مدارهای جریان متناوب با زبانی ساده شرح داده می‌شود و مسائل ساده‌ای از مدارهای الکتریکی جریان متناوب با استفاده از اعداد مختلط حل خواهد شد.


۹-۳ مدار RL

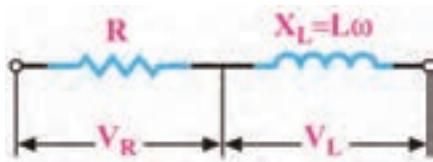

شکل ۹-۲ مدار معادل سلف حقیقی

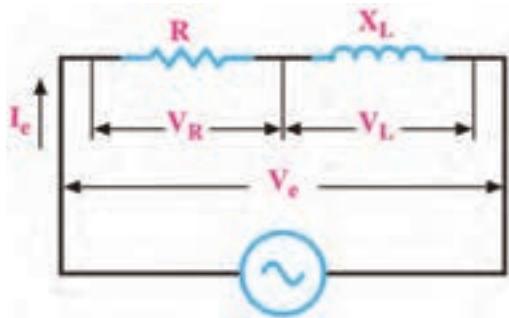

شکل ۹-۳ مدار RL سری

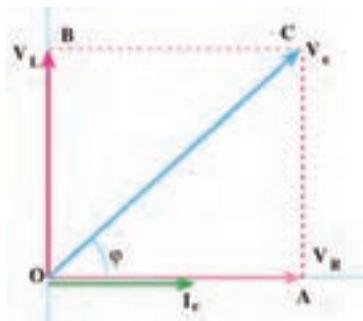

شکل ۹-۴ دیاگرام برداری مدار RL

مدار معادل الکتریکی یک سلف واقعی، به صورت راکتانس القایی (X_L) و یک مقاومت اهمی سری با آن در شکل ۹-۲ رسم شده است. سلف واقعی در جریان متناوب دارای مقاومت ظاهری یا امپدانس ظاهری (Impedance) است که آن را با Z نشان می‌دهند. امپدانس مانند مقاومت اهمی و راکتانس سلفی و خازنی بحسب اهم محاسبه می‌شود.

■ محاسبه امپدانس مدار RL سری: در مدار RL سری شکل ۹-۳، جریان I_e (جریان مؤثر مدار) از R و راکتانس القایی (X_L) عبور می‌کند. بنابراین ولتاژهای دو سر مقاومت و سلف از روابط $V_L = X_L I_e = 2\pi f L I_e = L \omega I_e$ و $V_R = R I_e$ به دست می‌آید. V_R با جریان I_e هم‌فاز و V_L از جریان I_e به اندازه 90° درجه، جلوتر یا پیش‌فاز است.

لذا می‌توانیم جریان مدار و ولتاژ دو سر V_R و V_L را مطابق شکل ۹-۴ به صورت برداری نشان دهیم. با توجه به بردارها و قضیه فیثاغورث، مقدار امپدانس


مدار RL از رابطه $Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}$ به دست می‌آید.

☒ زاویه یا فاز φ اختلاف فاز بین جریان و ولتاژ کل مدار یا V_e است که از رابطه $\varphi = \tan^{-1} \frac{X_L}{R}$ به دست می‌آید.

☒ ضریب قدرت ($\cos\varphi$) از رابطه $\cos\varphi = \frac{R}{Z}$ قابل محاسبه است.

مثال ۳- در مدار شکل ۹-۵ مقادیر امپدانس مدار، جریان مؤثر مدار و ضریب قدرت ($\cos\varphi$) را محاسبه کنید.

پاسخ:

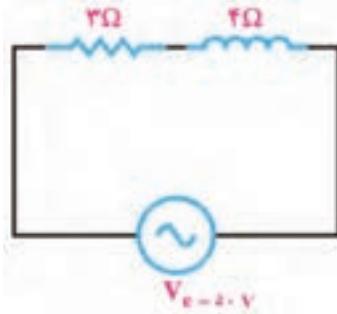

شکل ۹-۵ مدار RL

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5 \Omega$$

$$I_e = \frac{V_e}{Z} = \frac{50^\circ}{5} = 10 A$$

$$\cos\varphi = \frac{R}{Z} \Rightarrow \cos\varphi = \frac{3}{5} = 0.6$$


مثال ۴ - در مدار شکل ۹-۶ از مدار جریان مؤثر ۲ آمپر عبور می‌کند، مقادیر ولتاژ مؤثر مدار و ضریب قدرت ($\cos\varphi$) مدار را محاسبه کنید.

پاسخ:

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{8^2 + 6^2} = \sqrt{100} = 10 \Omega$$

$$V_e = Z \times I_e = 10 \times 2 = 20 \text{ V}$$

$$\cos\varphi = \frac{R}{Z} \Rightarrow \cos\varphi = \frac{8}{10} = 0.8$$

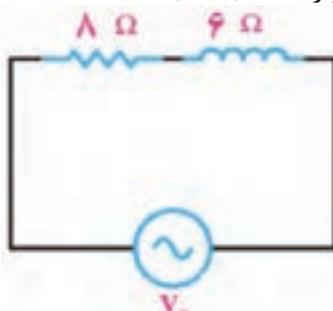

شکل ۹-۶


با توجه به روابط توان که در پایه دهم آموختید، توان ظاهری، توان حقیقی و ضریب قدرت را برای مثال‌های حل شده بالا به دست آورید. نتایج را با مقادیر محاسبه شده در مثال‌ها مقایسه کنید و نتیجه را در قالب یک گزارش ارائه دهید.

فعالیت




مدار RL موازی

مدار RL موازی در شکل ۹-۷ رسم شده است. با توجه به شکل ۹-۷ می‌توان گفت، جریان I_e از دو جریان I_R و I_L تشکیل شده است. در مدار موازی ولتاژ دو سر R و راکتانس القایی (X_L) با هم برابرند ولی دو جریان I_R ۹۰ درجه اختلاف فاز دارند. اگر ولتاژ را مبنی قرار دهیم مطابق شکل ۹-۸ اختلاف فاز بین جریان و ولتاژ مدار برابر φ درجه است. جریان کل مدار (I_e) از رابطه $I_e = \sqrt{I_R^2 + I_L^2}$ به دست می‌آید.

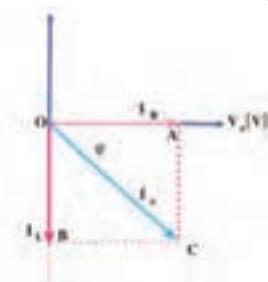

شکل ۹-۸ - دیاگرام برداری RL موازی

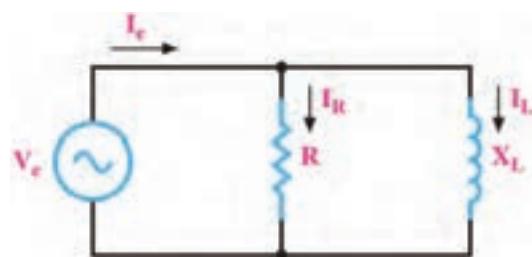

شکل ۹-۷ - مدار RL موازی

محاسبه امپدانس و ضریب قدرت در مدار RL موازی

در مدار RL موازی با معلوم بودن I_e (جریان مؤثر مدار) و V_e (ولتاژ مؤثر کل مدار) می‌توان از رابطه امپدانس مدار را محاسبه کرد. اگر مقادیر R و X_L معلوم باشد از رابطه $Z = \frac{V_e}{I_e}$ نیز

امپدانس قابل محاسبه است. ضریب قدرت ($\cos\varphi$) از رابطه $\cos\varphi = \frac{Z}{R}$ به دست می‌آید.

مثال ۵ - در مدار شکل ۹-۹ ولتاژ مؤثر مدار ۲۴۰ ولت است. مقادیر جریان مؤثر، امپدانس و ضریب قدرت ($\cos\varphi$) مدار را محاسبه کنید.

$$I_L = \frac{V_e}{X_L} = \frac{24^\circ}{6^\circ} = 4A$$

پاسخ:


$$I_R = \frac{V_e}{R} = \frac{24^\circ}{8^\circ} = 3A$$

$$I_e = \sqrt{I_R^2 + I_L^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5A$$

$$Z = \frac{V_e}{I_e} = \frac{24^\circ}{5} = 4.8\Omega$$

$$\cos \varphi = \frac{Z}{R}$$

$$\cos \varphi = \frac{4.8}{8} = 0.6$$

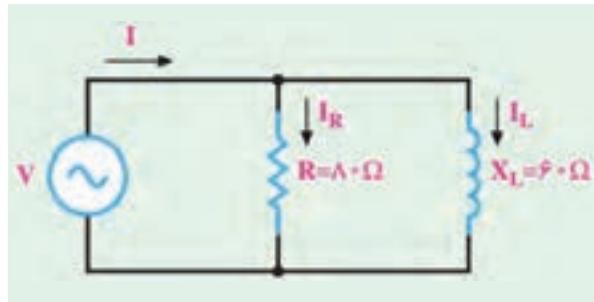

شکل ۹-۹

مثال ۶- در مدار شکل ۹-۱۰ مقادیر V_e , I_R , I_e و امپدانس مدار را محاسبه کنید.

پاسخ:


$$V_e = X_L \times I_e = 6 \times 4 = 24V$$

$$I_R = \frac{V_e}{R} = \frac{24}{8} = 3A$$

$$I_e = \sqrt{I_R^2 + I_L^2}$$

$$I_e = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5A$$

$$Z = \frac{V_e}{I_e} = \frac{24}{5} = 4.8\Omega$$

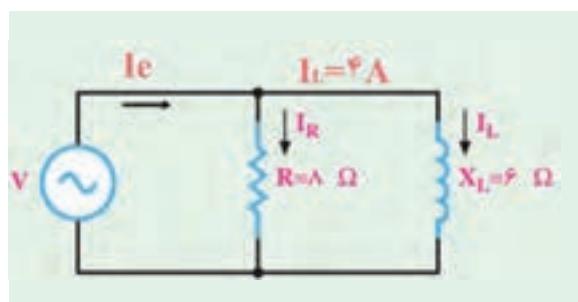


شکل ۹-۱۰

☒ مدار **RL** به عنوان فیلتر: با ساختمان فیلترها در پایه یازدهم در درس ساخت پروژه آشنا شده‌اید. در شکل ۹-۱۱ دو نوع فیلتر بالاگذر و پایین گذر رسم شده است. با تغییر فرکانس منبع، مقدار X_L تغییر می‌کند.


$$R = X_L = 2\pi f L \rightarrow f = f_C = \frac{R}{2\pi L}$$

در فرکانس قطع، مقدار X_L با R برابر می‌شود.

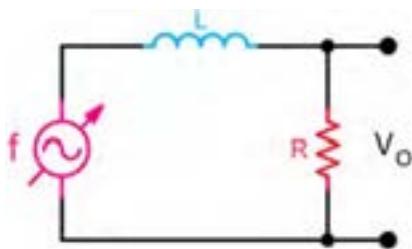در فرکانس قطع، مقدار ولتاژ خروجی برابر $V_O = \frac{V_i}{\sqrt{2}}$ است.



ب) فیلتر پایین گذر

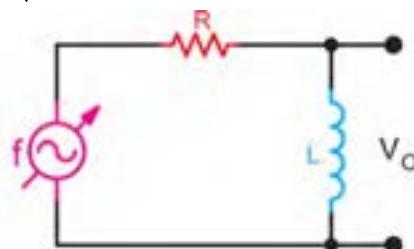

الف) فیلتر بالاگذر

شکل ۱۱-۹- فیلترهای RL


پژوهش



فعالیت



در ساعت غیر درسی با استفاده از نرم افزار مولتی سیم، فیلترهای بالاگذر و پایین گذر را شبیه سازی کنید، سپس با تغییر فرکانس، مقدار ولتاژ خروجی را اندازه بگیرید و منحنی پاسخ فرکانسی فیلترها را رسم کنید و نتیجه را در قالب یک گزارش ارائه دهید.

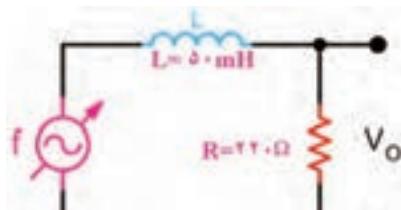

شکل ۹-۱۲-۹- فیلتر RL

مثال ۷- در مدار فیلتر شکل ۱۲- ۹ مطلوب است:

الف) نوع فیلتر ب) محاسبه فرکانس قطع فیلتر

پاسخ: نوع فیلتر پایین گذر است.

$$f_C = \frac{R}{2\pi L} = \frac{220}{2 \times 3.14 \times 50 \times 10^{-3}} = \frac{2200}{3.14} \approx 700 \text{ Hz}$$

مثال ۸- در مدار شکل ۹-۱۳- ۹ مقادیر امپدانس، جریان مؤثر، ولتاژ خروجی V_o را محاسبه کنید. بین V_o و V_e چه رابطه‌ای وجود دارد؟


$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} \text{ k}\Omega$$

$$I_e = \frac{V_e}{Z} = \frac{20}{2\sqrt{2}} = 5\sqrt{2} \text{ mA}$$

$$V_o = X_L \times I_e = 2 \times 5\sqrt{2} = 10\sqrt{2} \text{ V}$$


$$V_o = \frac{V_i}{\sqrt{2}} = \frac{20}{\sqrt{2}} = 10\sqrt{2}$$

پاسخ:

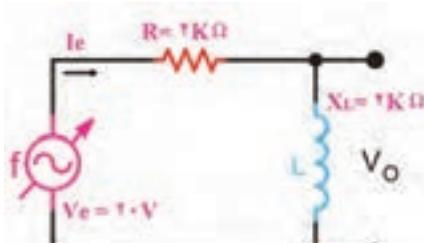

شکل ۹-۱۳-۹- فیلتر RL

کار با نرم افزار در ساعت غیر درسی: مثال‌های حل شده را در نرم افزار مولتی سیم یا هر نرم افزار دیگر ببندید و جریان مدار و سایر کمیت‌ها را اندازه بگیرید و با محاسبات انجام شده مقایسه کنید.

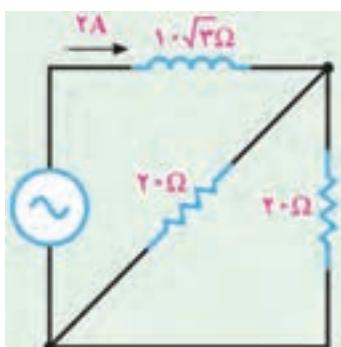


شکل ۹-۱۴

الگوی پرسش

۱- در جریان DC، سلف خالص مانند و خازن خالص مانند عمل می کند.

۲- در مدار RL سری، جریان مدار نسبت به ولتاژ منبع ۹۰ درجه اختلاف فاز دارد. صحیح □ غلط □

۳- در مدار شکل ۹-۱۴ مطلوب است محاسبه الف) امپدانس مدار (ب) ولتاژ مؤثر مدار پ) ضریب قدرت ($\cos\phi$)

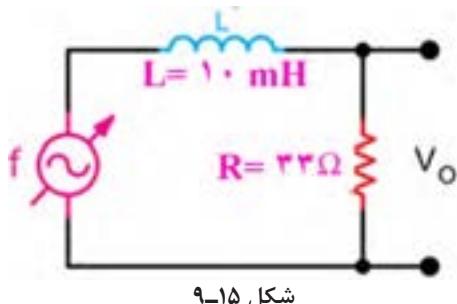

شکل ۹-۱۵

۴- در مدار فیلتر شکل ۹-۱۵ مطلوب است:

الف) نوع فیلتر


ب) محاسبه فرکانس قطع فیلتر

۹-۴-۳ مدار RC


ترکیب عناصر مقاومتی و خازنی در مدارهای الکترونیکی، مخابراتی، الکترونیک صنعتی و شبکه‌های قدرت مانند فیلترها، تایمراها و تصحیح کننده ضریب قدرت کاربرد فراوان دارند.

۹-۴-۴ محاسبه امپدانس و ضریب قدرت در مدار RC سری: در مدار RC سری شکل ۹-۱۶، جریان I_e (جریان مؤثر مدار) از R و راکتانس خازنی (X_C) عبور می‌کند. بنابراین V_R با جریان هم‌فاز و V_C از جریان I_e به اندازه ۹۰ درجه، عقب‌تر (پس‌فاز) است. لذا می‌توانیم جریان مدار و ولتاژ V_R و V_C را مطابق شکل ۹-۱۷ نشان دهیم.

$$\text{امپدانس مدار RC از رابطه } Z = \sqrt{R^2 + X_C^2} \text{ به دست می‌آید.}$$

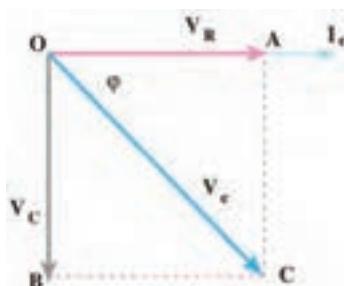

شکل ۹-۱۷- دیاگرام برداری مدار RC سری

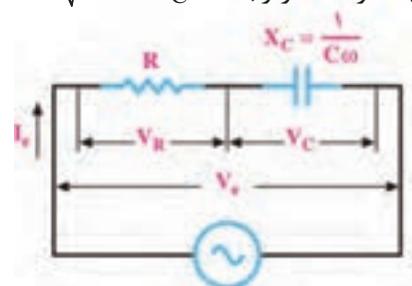

شکل ۹-۱۶- مدار RC سری


زاویه فاز φ اختلاف فاز بین جریان و ولتاژ کل مدار (V_e) است. ضریب قدرت ($\cos\varphi$) از رابطه $\cos\varphi = \frac{R}{Z}$ قابل محاسبه است.

مثال ۹-۱۸- در مدار شکل ۹-۱۸ مقادیر امپدانس، جریان مؤثر و ضریب قدرت ($\cos\varphi$) مدار را محاسبه کنید.
پاسخ:

$$Z = \sqrt{R^2 + X_C^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5 \Omega$$


$$I_e = \frac{V_e}{Z} = \frac{5}{5} = 1.0 \text{ A}$$

$$\cos\varphi = \frac{R}{Z} = \frac{3}{5} = 0.6$$

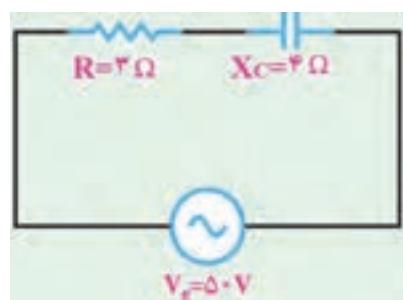

شکل ۹-۱۸- مدار RC سری

■ **مدار RC موازی:** یک خازن واقعی، عملً به صورت یک خازن ایده‌آل و یک مقاومت اهمی موازی با آن عمل می‌کند. مقاومت اهمی موازی شده، همان مقاومت نشستی خازن است. علت تخلیه شدن خازن به مرور زمان، وجود همین مقاومت است. مدار RC موازی در شکل ۹-۱۹ رسم شده است. با توجه به شکل ۹-۱۹ می‌توان گفت جریان I_e از دو جریان I_R و I_C تشکیل شده است. در مدار موازی ولتاژ دو سر R و راکتانس خازنی (X_C) با هم برابرد ولی دو جریان I_R و I_C درجه اختلاف فاز دارند. اگر ولتاژ را مبنا قرار دهیم مطابق شکل ۹-۲۰ اختلاف فاز بین جریان و ولتاژ مدار برابر φ درجه است.

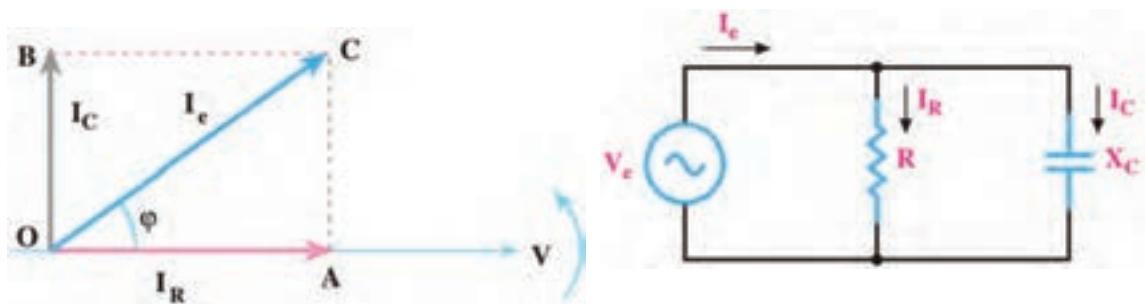

شکل ۹-۲۰- دیاگرام برداری مدار RC موازی

شکل ۹-۱۹- مدار RC موازی

☒ روابط مورد نیاز در مدار RC موازی

☒ جریان کل مدار (I_e) از رابطه $I_e = \sqrt{I_R^2 + I_C^2}$ به دست می‌آید.

☒ اگر جریان I_e (جریان مؤثر مدار) و V_e (ولتاژ مؤثر کل مدار) معلوم باشد امپدانس مدار از رابطه $Z = \frac{V_e}{I_e} = \frac{V_e}{\sqrt{I_R^2 + I_C^2}}$ قابل محاسبه است.

☒ اگر مقدار R و X_C معلوم باشد از رابطه $Z = \frac{R \cdot X_C}{\sqrt{R^2 + X_C^2}}$ نیز می‌توان امپدانس را محاسبه کرد.

☒ ضریب قدرت ($\cos\varphi$) از رابطه $\cos\varphi = \frac{Z}{R}$ به دست می‌آید.

مثال ۹-۲۱- در مدار شکل ۹-۲۱ مطلوب است محاسبه (الف) جریان مؤثر مدار (ب) امپدانس مدار (پ) ضریب قدرت ($\cos\varphi$)

پاسخ:


$$I_C = \frac{V_e}{X_C} = \frac{192}{16} = 12 \text{ A}$$

$$I_R = \frac{V_e}{R} = \frac{192}{12} = 16 \text{ A}$$

$$I_e = \sqrt{I_R^2 + I_C^2} = \sqrt{16^2 + 12^2} = \sqrt{400} = 20 \text{ A}$$

$$Z = \frac{V_e}{I_e} = \frac{192}{20} = 9.6 \Omega$$

$$\cos\varphi = \frac{Z}{R} = \frac{9.6}{12} = 0.8$$

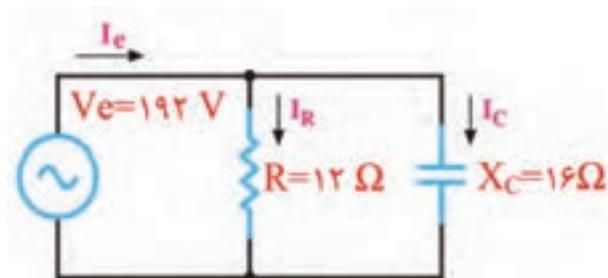


شکل ۹-۲۱

مثال ۱۱- در مدار شکل ۹-۲۲، امپدانس مدار و ضریب قدرت ($\cos\varphi$) را محاسبه کنید.

پاسخ:

$$Z = \frac{R \times X_C}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} = \frac{4 \times 3}{\sqrt{4^2 + 3^2}} = \frac{12}{5} = 2.4 \Omega$$

$$\cos\varphi = \frac{Z}{R} = \frac{2.4}{4} = 0.6$$

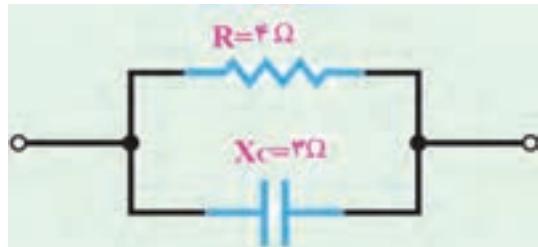

شکل ۹-۲۲


مدار RC به عنوان فیلتر

در شکل الف و ب ۹-۲۳ مدار دو نوع فیلتر بالاگذر و پایین گذر RC رسم شده است. با تغییر فرکانس منبع، مقدار X_C تغییر می‌کند.


$$R = X_C = \frac{1}{2\pi f C} \Rightarrow f = f_C = \frac{1}{2\pi R C}$$

□ در فرکانس قطع X_C با R برابر می‌شود.

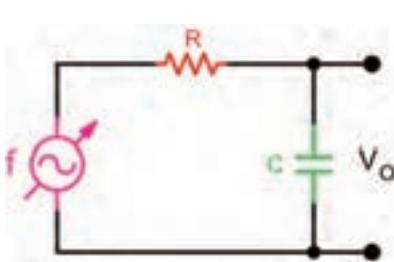□ در فرکانس قطع، مقدار ولتاژ خروجی برابر $V_O = \frac{V_i}{\sqrt{2}}$ است.



ب) فیلتر پایین گذر

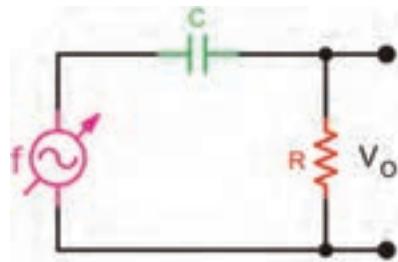

الف) فیلتر بالاگذر


شکل ۹-۲۳- فیلترهای RC

مثال ۱۲- در مدار فیلتر شکل ۹-۲۴ فرکانس قطع فیلتر و مقدار ولتاژ خروجی را محاسبه کنید و نوع فیلتر را مشخص نمایید.

پاسخ: نوع فیلتر پایین گذر است.

$$f_C = \frac{1}{2\pi R C} = \frac{1}{2 \times 3 / 4 \times 1000 \times 100 \times 10^{-9}} = \frac{10000}{6/28}$$

$$f_C \approx 1592 \text{ Hz}$$

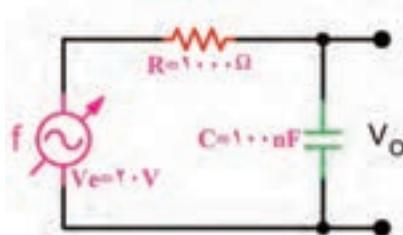


شکل ۹-۲۴ فیلتر RC

در فرکانس قطع، مقدار ولتاژ خروجی برابر $V_O = \frac{V_i}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = 14/1 \text{ V}$ است.




شکل ۹-۲۶

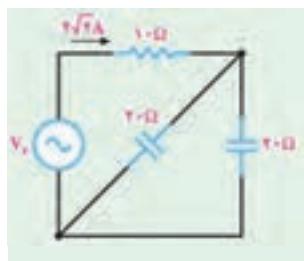

شکل ۹-۲۵



شکل ۹-۲۸

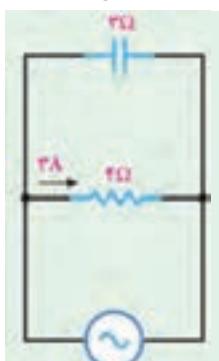


شکل ۹-۲۷

کار با نرم افزار در ساعات غیردرسی: مثال های حل شده را در نرم افزار مولتی سیم یا هر نرم افزار مناسب دیگر ببینید و جریان مدار و سایر کمیت ها را اندازه بگیرید و با محاسبات انجام شده مقایسه کنید.

الگوی پرسش

- ۱- افزایش فرکانس بر روی راکتانس خازنی چه اثری دارد؟ شرح دهید.
- ۲- در مدار شکل ۹-۲۵ مقادیر امپدانس و ولتاژ ورودی (V_e) را محاسبه کنید.
- ۳- در مدار شکل ۹-۲۶ مقادیر V_e , I_e , I_R و امپدانس مدار را محاسبه کنید.
- ۴- در مدار شکل ۹-۲۷ مقادیر V_e , I_e , I_C و امپدانس مدار را محاسبه کنید.
- ۵- در مدار فیلتر شکل ۹-۲۸ مطلوب است (الف) نوع فیلتر (ب) محاسبه فرکانس قطع فیلتر

۹-۵- مدار LC

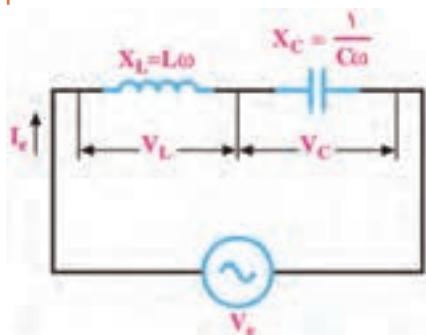


شکل ۹-۲۹

در بررسی مدارهای با سلف و خازن آموختیم که در سلف جریان از ولتاژ 90° درجه عقبتر است در صورتی که در خازن جریان از ولتاژ 90° درجه جلوتر است. این امر سبب می شود که این دو عنصر رفتار متقابل داشته باشند. چون هر دو قطعه در شبکه توان راکتیو مبادله می کنند، در این حالت به دلیل اثر متقابل آنها، توان راکتیو شبکه کاهش می یابد و مقدار آن می تواند به صفر برسد.

■ **مدار LC سری:** در شکل ۹-۲۹ مدار LC سری رسم شده است. در صورتی که در سلف امپدانس مدار از رابطه $Z=X_L-X_C$ به دست می آید. در این حالت $V_C > V_L$ است اگر $V_C > V_L$ باشد، امپدانس مدار از رابطه $Z=X_C-X_L$ به دست می آید. در این حالت $V_e = V_C - V_L$ است.

تشدید (رزونانس) در مدار LC سری: با تغییر فرکانس منبع یا تغییر مقدار L یا C، مقدار X_L و X_C تغییر می کنند. در فرکانس خاصی $X_L=X_C$ می شود و اثر یکدیگر را خنثی می کنند. در این حالت اندازه کمیت Z برابر صفر شده و حداکثر جریان از مدار عبور می کند. این جریان، جریان ناشی از اتصال کوتاه و بی اثر شدن مدار LC است. این حالت را تشدید یا رزونانس گویند.

/ فرکانس تشدید از رابطه $\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = f_r$ به دست می آید.

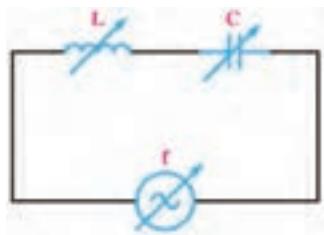


شکل ۹-۳۰

مثال ۱۳ - در شکل ۹-۳۰ هر سه کمیت L و C و فرکانس منبع قابل تغییر است. اگر $L = 10\text{ mH}$ و $C = 1\mu\text{F}$ باشد، فرکانس تشیدید را بدست آورید. در این فرکانس امپدانس مدار چقدر است؟

پاسخ:

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2 \times 3.14 \sqrt{10 \times 10^{-3} \times 1 \times 10^{-6}}} = \frac{10000}{6/28} = 1592 / 23 \text{ Hz}$$

در فرکانس رزونانس $Z = 0$ است.

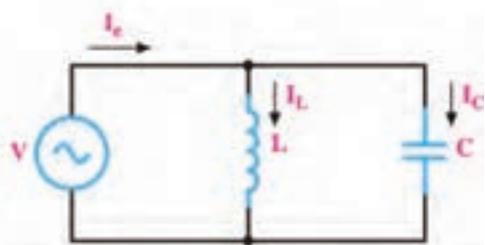

شکل ۹-۳۱

☒ مدار LC موازی: در شکل ۹-۳۱ مدار LC موازی رسم شده است. در صورتی که $I_L > I_C$ باشد، جریان کل مدار از رابطه $I_e = I_L - I_C$ بدست می‌آید. اگر $I_C > I_L$ باشد، جریان مدار از رابطه $I_e = I_C - I_L$ محاسبه می‌شود. به هر صورت امپدانس مدار از رابطه $Z = \frac{V_e}{I_e}$ قابل محاسبه است.

اگر مقدار X_L و X_C معلوم باشد، امپدانس از رابطه

$$Z = \frac{X_L \cdot X_C}{X_C - X_L} \quad \text{یا} \quad Z = \frac{X_L \cdot X_C}{X_L - X_C}$$

قابل محاسبه است.

با توجه به مقادیر موجود در مخرج کسرهای داده شده در روابط امپدانس، مشخص کنید مقادیر بدست آمده از دو رابطه بالا دارای چه خاصیتی (سلفی - خازنی) هستند و چه تفاوتی با هم دارند.

بازش فکری



☒ در فرکانس تشیدید $X_L = X_C$ است در نتیجه $I_L = I_C$ شده و I_e برابر صفر می‌شود در این حالت خاصیت سلفی به وسیله خاصیت خازنی کاملاً خنثی می‌شود.


- ✓ در این مدار هم فرکانس تشیدید از رابطه $f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ بدست می‌آید.
- ✓ امپدانس مدار در حالت تشیدید، بی‌نهایت (∞) است.

مثال ۱۴ - در مدار شکل ۹-۳۱ اگر ضریب خودالقایی سلف برابر ۲ میلی‌هانری و ظرفیت خازن ۱۰۰ میکروفاراد باشد، فرکانس تشیدید را بدست آورید. در این فرکانس امپدانس مدار چقدر است؟

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2 \times 3.14 \sqrt{2 \times 10^{-3} \times 100 \times 10^{-6}}} = \frac{1000}{6/28\sqrt{0/2}} = 357 \text{ Hz}$$

در فرکانس رزونانس $Z = \infty$ است.

۹-۶- مدار RLC سری

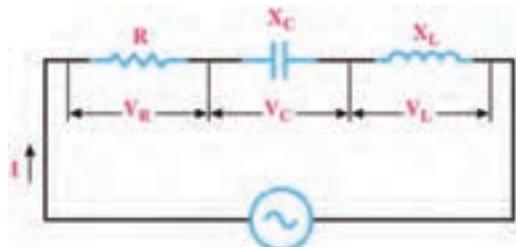

شکل ۹-۳۲

در شکل ۹-۳۲ مدار RLC سری رسم شده است.
 در صورتی که $X_L > X_C$ باشد، مدار در مجموع دارای خاصیت اهمی و سلفی است (مدار معادل RL سری است).

اگر $X_C > X_L$ باشد، مدار در مجموع دارای خاصیت اهمی و خازنی است (مدار معادل RC سری است).

امپدانس مدار از رابطه $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ محاسبه می‌شود. به هر صورت می‌توان $X = X_L - X_C$ را در رابطه امپدانس قرار داد و امپدانس را از رابطه $Z = \sqrt{R^2 + X^2}$ محاسبه نمود.
 ضریب قدرت ($\cos\varphi$) از رابطه $\cos\varphi = \frac{R}{Z}$ به دست می‌آید.
 اگر $X_L = X_C$ باشد مدار کاملاً خاصیت اهمی دارد (حالت تشدید) و $Z = R$ است.
 فرکانس در حالت تشدید از رابطه $f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ قابل محاسبه است.

مثال ۱۵- در مدار شکل ۹-۳۳ اگر $V_e = 100\text{ V}$ باشد، مقادیر امپدانس، جریان مؤثر و ضریب قدرت ($\cos\varphi$) مدار را محاسبه کنید.

$$X = X_L - X_C$$


پاسخ:

$$X = 20 - 10 = 10\Omega$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2} = \sqrt{30^2 + 10^2} = 20\Omega$$

$$I_e = \frac{V_e}{Z} = \frac{100}{20} = 5\text{ A}$$

$$\cos\varphi = \frac{R}{Z} = \frac{20}{20} = 0.866$$

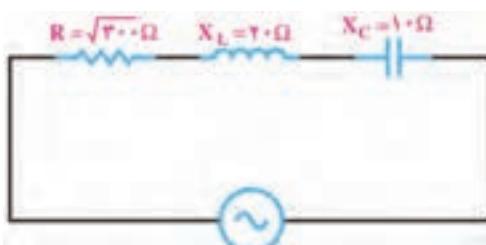


شکل ۹-۳۳


■ مدار RLC سری به عنوان فیلتر: مدار RLC سری را به عنوان فیلتر عبور باند و حذف باند به کار می‌برند. شکل‌های الف و ب ۹-۳۴ فیلتر عبور باند (میان‌گذر) و منحنی پاسخ فرکانسی آن را نشان می‌دهد. در

شکل‌های الف و ب ۹-۳۵ فیلتر حذف باند (میان‌نگذر) و منحنی پاسخ فرکانسی آن رسم شده است.

فعالیت در ساعات غیردرسی: در ساعات غیر درسی مبحث فیلترها که در پایه یازدهم آمده است را مرور کنید تا در ارتباط با درک این مباحث با مشکلی مواجه نشوید.

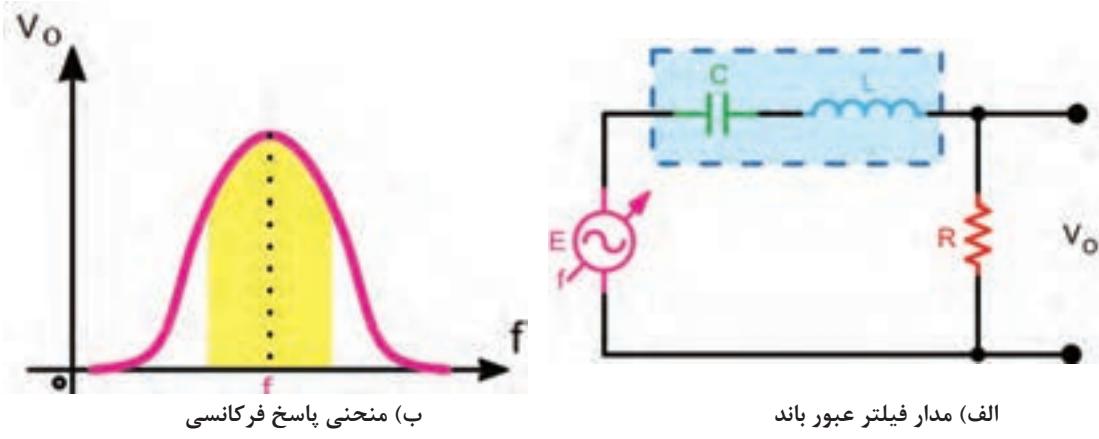

شکل ۹-۳۴- فیلتر عبور باند و منحنی پاسخ فرکانسی آن

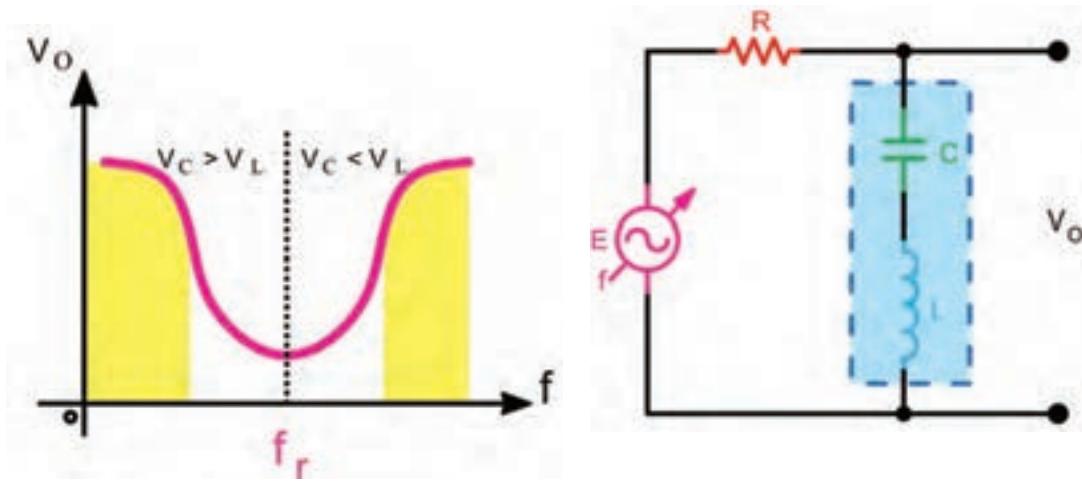

شکل ۹-۳۵- فیلتر حذف باند و منحنی پاسخ فرکانسی آن

☒ مشخصه‌های فیلتر میان‌گذر و حذف باند:

به طور کلی برای فیلترهای میان‌گذر سه مشخصه به شرح زیر تعریف می‌شود.


الف) فرکانس رزونانس (Q) ب) پهنای باند (BW) پ) ضریب کیفیت (f_r)

☒ فرکانس رزونانس فیلتر از رابطه $f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ قابل محاسبه است.

☒ پهنای باند (Band Width): پهنای باند فیلتر، فاصله بین فرکانس قطع بالا و قطع پایین است:

$$BW = f_r - f_1$$

مثال ۱۶- در شکل ۹-۳۶ فرکانس قطع بالا (f_2) برابر ۶۱۰ کیلوهرتز و فرکانس قطع پایین (f_1) برابر ۵۸۰ کیلوهرتز است. پهنهای باند را به دست آورید.

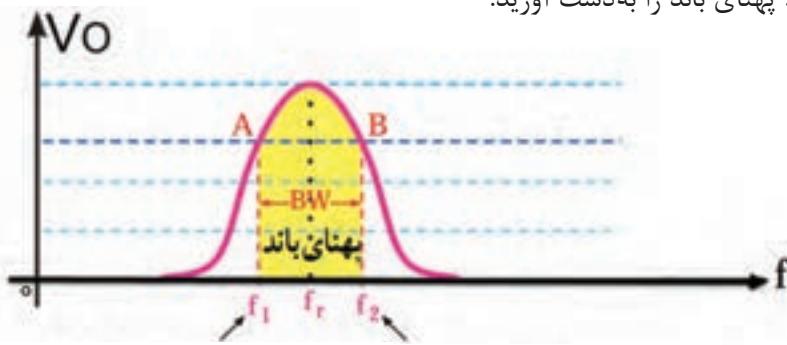

شکل ۹-۳۶- منحنی پاسخ فرکانسی فیلتر عبور باند

$$BW = f_r - f_1 = 610 - 580 = 30 \text{ KHZ}$$

پاسخ:

\square ضریب کیفیت (Q= Quality Factor)

این ضریب میزان تیزی منحنی مشخصه و پهنهای باند را تعیین می‌کند. رابطه بین مقدار Q، BW و f_r به صورت $Q = \frac{f_r}{BW}$ است. هرچه ضریب کیفیت کوچک‌تر باشد، پهنهای باند بیشتر است. در مدار RLC سری مقدار $Q = \frac{X_L}{R}$ از رابطه قابل محاسبه است.


مثال ۱۷- در صورتی که در شکل (الف) ۹-۳۴ مقدار $R = 100 \Omega$ و $X_L = 10 K\Omega$ باشد، مقدار Q را به دست آورید.

پاسخ:

$$Q = \frac{X_L}{R} = \frac{10000}{100} = 100$$

در مورد نقش Q در فیلترهای عبور باند و حذف باند تحقیق کنید و نتیجه را در قالب یک گزارش ارائه دهید.

پژوهش

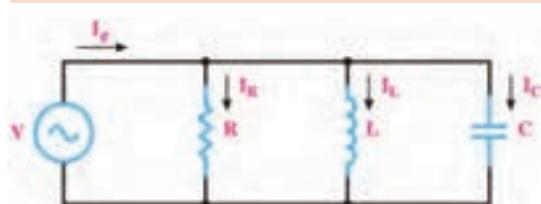

شکل ۹-۳۷- مدار RLC موازی

■ مدار RLC موازی: در مدار RLC موازی، ولتاژ دو سر شاخه‌ها با هم برابر است ولی جریان هر شاخه متناسب با راکتانس آن شاخه محاسبه می‌شود. در شکل ۹-۳۷ مدار RLC موازی رسم شده است.

☒ روابط مورد نیاز برای حل مدار RLC موازی

- ☐ برای محاسبه جریان کل مدار از رابطه $I_e = \sqrt{I_R^2 + (I_C - I_L)^2}$ استفاده می‌کنیم. در صورتی که $I_L > I_C$ باشد، رابطه به صورت $I_e = \sqrt{I_R^2 + (I_L - I_C)^2}$ نوشته می‌شود.
- ☐ امپدانس مدار برابر $Z = \frac{V_e}{I_e} = \frac{1}{R} + \left(\frac{1}{X_C} - \frac{1}{X_L} \right)$ است. امپدانس مدار را می‌توان از فرمول $\frac{1}{Z} = \frac{1}{R} + \left(\frac{1}{X_C} - \frac{1}{X_L} \right)$ محاسبه نمود.


$$\square \text{ ضریب قدرت از رابطه } \cos \varphi = \frac{Z}{R} \text{ به دست می‌آید.}$$

مثال ۱۸ در شکل ۹-۳۸ مطلوب است محاسبه (الف) جریان هر شاخه (ب) جریان کل (پ) امپدانس مدار پاسخ:

$$I_R = \frac{V_e}{R} = \frac{3}{10} = 3 \text{ A}$$

$$I_C = \frac{V_e}{X_C} = \frac{3}{15} = 2 \text{ A}$$

$$I_L = \frac{V_e}{X_L} = \frac{3}{5} = 6 \text{ A}$$

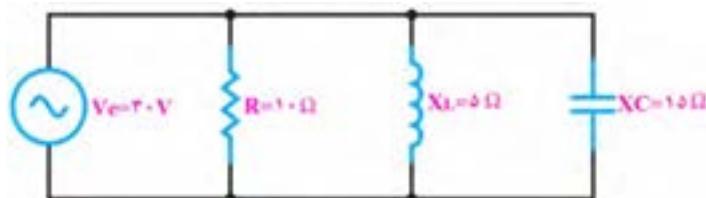

شکل ۹-۳۸- مدار RLC موازی

$$I_e = \sqrt{I_R^2 + (I_L - I_C)^2} = \sqrt{3^2 + (6 - 2)^2} = \sqrt{25} = 5 \text{ A}$$

$$Z = \frac{V_e}{I_e} = \frac{3}{5} = 6 \Omega$$

☒ تشدید در مدار RLC موازی:

- ☐ اگر $X_L = X_C$ باشد، جریان‌های دو شاخه L و C اثر یکدیگر را خنثی می‌کنند و معادل مدار باز عمل کرده و مدار کاملاً خاصیت اهمی دارد (حالت تشدید). در این حالت $Z = R$ است.

$$\square \text{ فرکانس در حالت تشدید از رابطه } f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \text{ قابل محاسبه است.}$$

$$\square \text{ جریان کل مدار از رابطه } I_e = \frac{V_e}{R} \text{ قابل محاسبه است.}$$


با توجه به شکل ۹-۳۸ اگر $X_L = X_C$ باشد، مدار را به بحث بگذارید و شرایط آن را بررسی و نتیجه‌گیری کنید.

بحث گروهی




☒ موازی به عنوان فیلتر: از مدار LC موازی به عنوان فیلتر عبور باند و حذف باند نیز استفاده می‌کنند. شکل


۹-۳۹ فیلتر عبور باند (میان‌گذر) را نشان می‌دهد. در شکل ۹-۴۰ فیلتر حذف باند (میان‌گذر) رسم شده است.

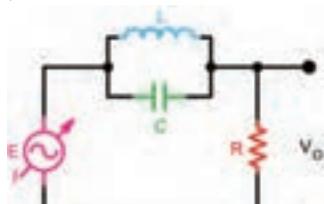

شکل ۹-۴۰- مدار فیلتر حذف باند

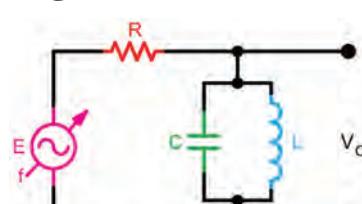


شکل ۹-۴۰- مدار فیلتر عبور باند

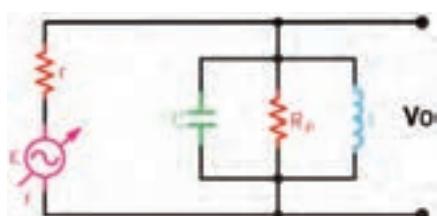

شکل ۹-۴۱- مدار فیلتر عبور باند


□ ضریب کیفیت (Q) در مدار رزونانس موازی: در فیلترموازی شکل ۹-۴۱ مقدار Q به مقاومت موازی مدار بستگی دارد و مقدار آن از رابطه $Q_P = \frac{R_P}{X_L}$ محاسبه می شود.

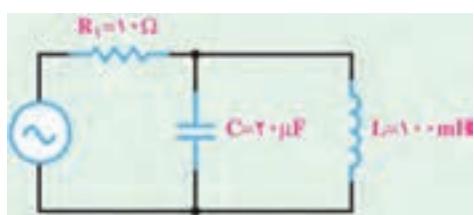

شکل ۹-۴۲- مدار LC موازی

مثال ۱۹- مطلوب است محاسبه فرکانس تشیدید در مدار شکل ۹-۴۲ باشد:

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2 \times 3.14 \sqrt{100 \times 10^{-3} \times 20 \times 10^{-6}}} = \frac{1000}{6.28 \times \sqrt{2}} = 112/\text{HZ}$$

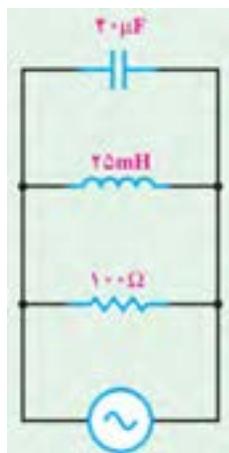

شکل ۹-۴۳

مثال ۲۰- در مدار RLC شکل ۹-۴۳ مقادیر فرکانس رزونانس، ضریب کیفیت و پهنهای باند را محاسبه کنید.



پاسخ:

$$\begin{aligned} f_r &= \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2 \times 3.14 \sqrt{25 \times 10^{-3} \times 40 \times 10^{-6}}} = \frac{1000}{6.28} = 160 \text{ HZ} \\ Q_P &= \frac{R_P}{X_L} = \frac{100}{2\pi f L} = \frac{100}{2\pi \times 160 \times 25 \times 10^{-3}} \approx 4 \\ BW &= \frac{f_r}{Q} = \frac{160}{4} = 40 \text{ HZ} \end{aligned}$$

الگوی پرسش


- ۱- در شکل ۹-۴۴ امپدانس مدار را محاسبه کنید.
 - ۲- در شکل ۹-۴۵ امپدانس و جریان کل مدار را محاسبه کنید.
 - ۳- در مدار شکل ۹-۴۶ مقادیر Z ، I_e و $\cos\phi$ را محاسبه کنید.
 - ۴- در مدار شکل ۹-۴۷ مقادیر V و جریان کل مدار را محاسبه کنید.
 - ۵- سری در حالت تشیدید مانند یک سیم اتصال کوتاه و LC موازی مانند مدار باز عمل می کند.
- صحیح □ غلط
- ۶- دو نمونه مدار فیلتر میان‌گذر را رسم کنید و طرز کار آنها را بنویسید.
 - ۷- فیلتر شکل ۹-۴۸ از نوع باند و با مدار رزونانس است.
- الف) عبور - موازی ب) حذف - سری پ) حذف - موازی

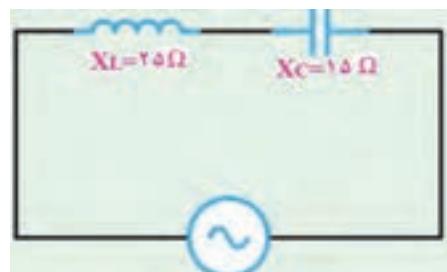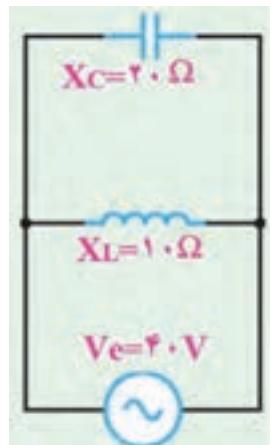۸- در فیلتر شکل ۹-۴۹ اگر R_p افزایش یابد، مقدار Q می‌شود و BW می‌یابد.
 الف) زیاد - کاهش ب) کم - افزایش
 ت) کم - کاهش




۹-۴۴


۹-۴۵

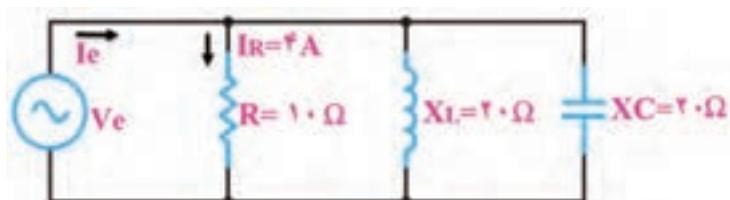


۹-۴۷

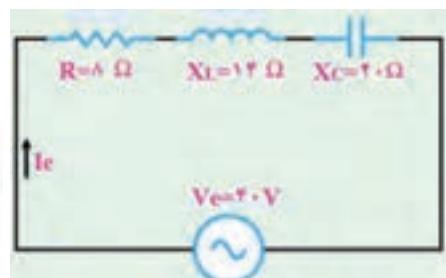

۹-۴۶

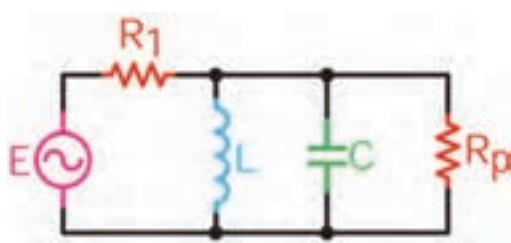

۹-۴۹

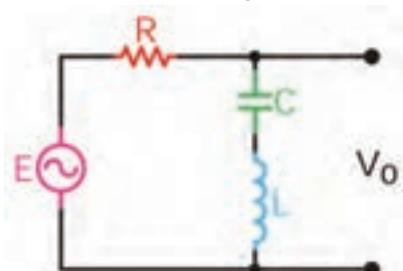


۹-۴۸

کار با نرم افزار در ساعات غیر درسی: مثال های حل شده و سوالات الگوی پرسش را در ساعات غیر درسی در نرم افزار مولتی سیم شبیه سازی کنید و نتایج به دست آمده را با محاسبات خود مقایسه کنید.

۹-۷ حل مدارهای جریان متناوب با استفاده از اعداد مختلط


می‌دانیم در مدارهای الکتریکی RL و RC جریان متناوب، جریان با ولتاژ اختلاف فاز دارد. اختلاف فاز بین جریان و ولتاژ در مدار RC به گونه‌ای است که جریان به اندازه φ درجه از ولتاژ جلو می‌افتد یا به عبارت دیگر پیش فاز است. در مدار RL جریان به اندازه φ درجه از ولتاژ عقب‌تر یا پس فاز است. اگر مقادیر جریان یا ولتاژ را با بردار نمایش دهیم، ولتاژ معادل در مدار RL مطابق شکل ۹-۵۰ وتر مثلثی خواهد بود که دو

انتهای بردارهای ولتاژ، دو سر مقاومت و ولتاژ دو سر سلف را به هم وصل می‌کند. برای بدست آوردن ولتاژ معادل باید از محاسبات هندسی یعنی قضیه فیثاغورث استفاده کنیم. در این حالت ولتاژ معادل برابر است با $V_e^2 = V_L^2 + V_R^2$. در صورتی که مدار ترکیبی از چند R , چند X_L یا چند X_C از R , X_L و X_C به صورت سری و موازی باشد، استفاده از روش برداری بسیار پیچیده می‌شود. برای سادگی کار و دسترسی به روش ساده‌تر، اعداد موهومی را در کنار اعداد حقیقی تعریف کرده‌اند که از این مجموعه یک عدد مختلط ساخته می‌شود. در این مبحث به یادآوری و آموزش این مفاهیم می‌پردازیم. در ادامه مبحث، چگونگی استفاده از اعداد مختلط و حل مسائل مربوطه را آموزش خواهیم داد.

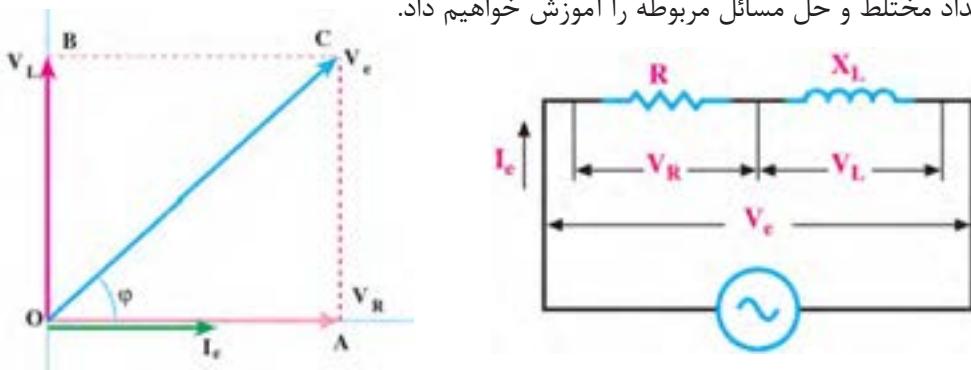

شکل ۹-۵۰- مدار RL جریان متناوب

اعداد حقیقی: مجموعه‌ای از اعداد صحیح مانند ۱، ۲ و ۳ و اعداد گویا مانند $\frac{5}{11}$ یا $\frac{9}{11}$ را اعداد حقیقی می‌گویند. اعداد حقیقی را روی محور افقی مانند شکل ۹-۵۱ نشان می‌دهند.

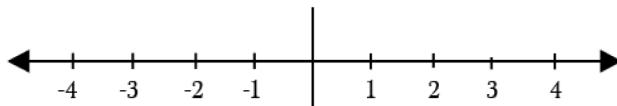

شکل ۹-۵۱- نمایش اعداد حقیقی روی محور

■ **اعداد موهومی (Imaginary):** چون اعداد مثبت و منفی طبق قرارداد به وجود آمده‌اند، ریاضی‌دانان علامتی را تعریف کرده‌اند که مجدول آن -1 است. این علامت را با j یا i نشان می‌دهند. بنابراین $j = \sqrt{-1}$ و $-1 = j^2$ خواهد بود. بنابراین تعریف جذر عدد -1 ، یک عدد گنگ است که آن را $\sqrt{-1}$ می‌نامیم. این عدد را موهومی یا گنگ می‌نامند زیرا می‌دانیم اعداد منفی جذر ندارند.

فعالیت در کلاس



با توجه به اینکه $\sqrt{-1} = j$ است، مقادیر z^3 , z^5 و z^7 را بحسب j بدست آورید.

مثال ۲۱- مقدار j^3 و $4j^2$ را محاسبه کنید.

$$j^3 = j^2 \times j, \quad j^2 = (\sqrt{-1})^2 = -1 \rightarrow j^3 = j^2 \times j = (-1) \times j = -j$$

فعالیت




مقادیر $5j^3$ و $7j^5$ را بدست آورید.



ریشه‌های معادله $X^2+1=0$ را بر حسب زیر دست آورید.

■ نمایش اعداد موهومی (Imaginary)

در شکل ۹-۵۲ محور X' را محور حقیقی و محور Y' را محور موهومی و نقطه O را مبدأ در نظر می‌گیریم.

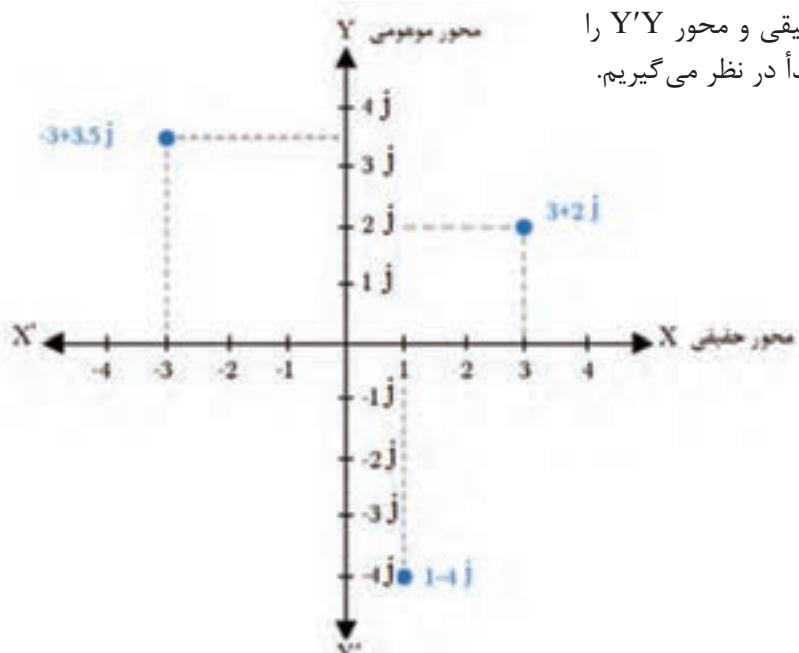

شکل ۹-۵۲- نمایش چند عدد حقیقی و موهومی روی محورهای مختصات

در هر یک از چهار ربع محورهای مختصات، اعداد مختلط به نمایش در می‌آید ولی در حل مدارهای الکتریکی به دلیل مثبت بودن مقدار حقیقی فقط از ربع اول و چهارم استفاده می‌شود زیرا عناصر موجود در مدارهای الکتریکی مانند مقاومت، عناصر واقعی هستند بنابراین جزء حقیقی همیشه مثبت است.

نکته




در ریاضیات علامت موهومی را معمولاً به صورت J نشان می‌دهند. در مباحث الکتریکی به خاطر اشتباه نشدن با جریان A ، حرف J کوچک یا J بزرگ را به کار می‌برند در این قسمت از J کوچک استفاده کرده‌ایم.

نکته




■ **اعداد مختلط (Complex)**: اگر عددی مانند $Z=a+jb$ را در نظر بگیریم، این عدد از دو بخش حقیقی a و بخش موهومی $j b$ تشکیل شده است، که یک عدد مختلط را تشکیل می‌دهد. جزء موهومی عدد قسمت $\text{J} b$ و اندازه عدد موهومی برابر با b است. مثلاً اگر عددی به صورت 3J نوشته شود، J عامل موهومی و 3 اندازه عدد موهومی است. اگر قسمت حقیقی a برابر صفر باشد، عدد مختلط را موهومی محسّن و اگر اندازه عدد موهومی b برابر با صفر باشد، عدد را حقیقی محسّن می‌گویند.

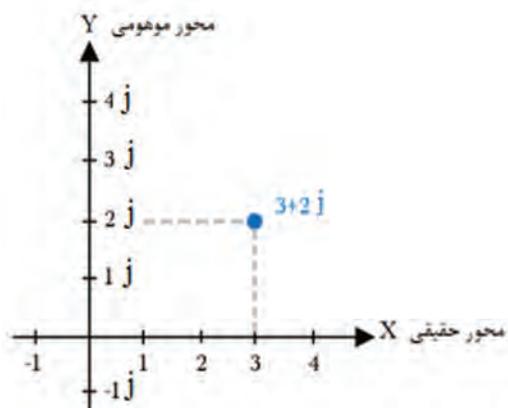

شکل ۹-۵۳

■ نمایش اعداد مختلط: با توجه به اینکه اعداد مختلط دارای دو جزء حقیقی و موهومی است، باید جزء موهومی و حقیقی را روی محورهای مختصات نشان دهیم. مثلاً $Z=3+j2$ را در نظر بگیرید. برای نشان دادن این عدد باید جزء حقیقی آن یعنی $a=3$ را روی محور X و عدد موهومی آن یعنی $2j$ را روی محور قائم ترسیم کنیم، (b=2). ترسیم این اعداد روی محورهای مختصات نشان داده شده است، شکل ۹-۵۳.

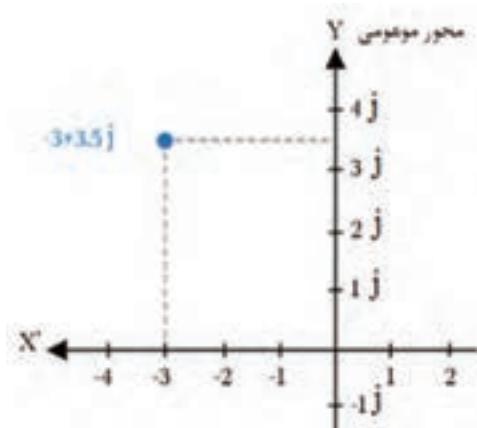

شکل ۹-۵۴

مثال ۲۲- عدد مختلط $Z=-3+j3/5$ را روی محور مختصات نشان دهید و مختصات نقطه انتهایی Z را تعیین کنید.

پاسخ: جزء حقیقی برابر با -3 است، به اندازه ۳ واحد روی محور X در جهت منفی انتخاب می‌کنیم، اندازه عدد موهومی برابر با $3/5$ است، لذا $3/5$ واحد روی محور Y انتخاب می‌کنیم و محل b را تعیین می‌کنیم. از دو نقطه به دست آمده دو خط موازی با محورهای X و Y می‌کشیم. محل تقاطع این دو خط، نقطه Z به مختصات $(-3, 3/5)$ است، شکل ۹-۵۴.


جزء حقیقی و جزء موهومی اعداد مختلط زیر را روی محور مختصات مشخص کنید، سپس مختصات نقطه Z را روی محورهای مختصات مشخص نمایید.

$$Z_1 = -5 - j2$$

$$Z_2 = -3 + j1$$

$$Z_3 = +2 + j3$$

فعالیت

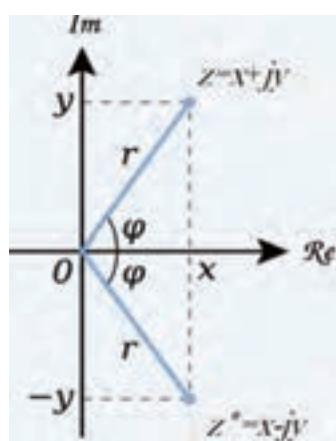

شکل ۹-۵۵

■ اندازه (مقدار، قدر مطلق – Modulus) و زاویه عدد مختلط: عدد مختلط $Z=x+jy$ را در نظر بگیرید. در شکل ۹-۵۵ روی محورهای مختصات مقادیر X و Y را نشان داده‌ایم. قدر مطلق عدد مختلط برابر با طول بردار یا مقدار Z است، که آن را با $|Z|$ نشان می‌دهند. زاویه φ با توجه به زاویه بردار عدد مختلط با محور افقی بیان می‌شود.

بحث کنید



رابطه بین بردار Z و Z^* را مشخص کنید. آبا در مباحث ریاضی مفهومی برای آن وجود دارد؟ موضوع را به بحث بگذارید و نتیجه گیری کنید.

□ قضیه فیثاغورث: طول بردار Z از رابطه $|Z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ به دست می‌آید. زاویه φ را فاز عدد مختلط

گویند که از رابطه $\tan \varphi = \frac{y}{x} = \frac{\text{مقدار موهومی}}{\text{مقدار حقیقی}}$ به دست می‌آید.

مثال ۲۳— اندازه (دامنه یا مدول) و زاویه عدد مختلط $Z=3+j4$ را به دست آورید.

$$|Z| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \rightarrow \tan \varphi = \frac{4}{3} = 1/3 \rightarrow \varphi = 53/13^\circ$$

در صورتی که زاویه $\varphi = -53/13^\circ$ درجه باشد، بردار عدد مختلط در کدام ربع قرار می‌گیرد؟ مفهوم $\tan \varphi$ را به بحث بگذارید. این کمیت با چه کمیتی برابر می‌کند؟

بحث کنید



اندازه و زاویه اعداد مختلط زیر را به دست آورید.

$$Z_1 = 4+j3$$

$$Z_2 = 2+j2$$

$$Z_3 = 4+j8$$


فعالیت



■ **کاربرد اعداد مختلط در حل مدارهای سری و RC** : در مدارهای جریان متناوب اگر مقاومت، سلف و خازن به صورت سری گیرد، با توجه به اینکه در سیم پیچ و خازن، جریان و ولتاژ با هم 90° درجه اختلاف فاز دارد می‌توانیم مقدار را با استفاده از اعداد مختلط به دست آوریم. در این حالت با توجه به رابطه $Z = a+jb$ می‌توانیم به جای مقدار a مقاومت و به جای b مقدار X_C یا X_L را قرار دهیم. در این حالت رابطه به صورت $Z = R-jX_C$ یا $Z = R+jX_L$ درمی‌آید.

چرا در رابطه $Z = R-jX_C$ ضریب j برابر ۱ است؟ می‌خواهیم با حل مثال‌هایی، کاربرد اعداد مختلط در این نوع مدارها را آموزش دهیم.

فکر کنید

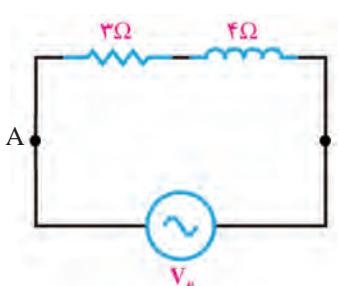


شکل ۹-۵۶— مدار سری RL

مثال ۲۴— امپدانس مدار شکل ۹-۵۶ که یک سری است را با استفاده از اعداد مختلط محاسبه کنید.

حل: R و X_L با هم سری هستند لذا با استفاده از اعداد مختلط مقدار امپدانس کل مدار از رابطه $Z_{AB} = 3+j4$ به دست می‌آید. در این رابطه $X_L = b = 4\Omega$ و $R = a = 3\Omega$ است.

$$|Z_{AB}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5 \Omega$$

در محاسبه Z_{AB} مقدار X_L برابر با عدد ۴ است. علامت حاصل از $j4$ مشخص کننده زاویه پیش فاز یا پس فاز است.

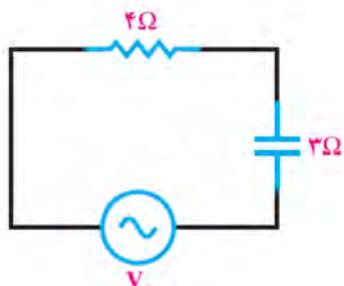

شکل ۹-۵۷- مدار RC سری

مثال ۲۵- امپدانس مدار شکل ۹-۵۷ را که یک مدار RC سری است با استفاده از اعداد مختلط محاسبه کنید.

حل: با استفاده از اعداد مختلط رابطه امپدانس را می‌نویسیم، $Z = a - jb$. مقدار قدر مطلق Z برابر است با:

$$Z = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{25} = 5$$

مثال ۲۶- در مثال ۲۴ و ۲۵ مقدار اختلاف فاز φ را به دست آورید.

حل: با توجه به رابطه $\tan \varphi = \frac{b}{a}$ مقدار φ را محاسبه می‌کنیم.


در مثال ۲۴ مقدار تانژانت زاویه φ_1 را محاسبه می‌کنیم. $\tan \varphi_1 = \frac{X_L}{R} = \frac{4}{3} = 1.33$. علامت مثبت نشان‌دهنده این است که ولتاژ کل مدار به اندازه φ_1 از ولتاژ دو سر مقاومت جلوتر است. به عبارت دیگر، ولتاژ دو سر مقاومت به اندازه زاویه φ_1 از ولتاژ کل مدار عقب‌تر یا پس فاز است.

در مثال ۲۵ مقدار تانژانت زاویه φ_2 را محاسبه می‌کنیم. $\tan \varphi_2 = \frac{-X_C}{R} = \frac{-3}{4} = -0.75$. علامت منفی نشان‌دهنده این است که ولتاژ کل مدار از ولتاژ دو سر مقاومت عقب‌تر است. به عبارت دیگر، ولتاژ دو سر مقاومت به اندازه ۳۷ درجه از ولتاژ کل مدار جلوتر است.

■ **جمع و تفریق اعداد مختلط و کاربرد آن در مدارهای ترکیبی امپدانس:** جمع و تفریق اعداد مختلط در محاسبه امپدانس در مدارهای ترکیبی امپدانس‌ها به کار می‌رود. در فرایند جمع اعداد مختلط، قسمت‌های حقیقی با هم و قسمت‌های موهومی با هم به صورت جداگانه جمع جبری می‌شوند. در فرایند تفریق، عدد مختلطی که باید تفریق شود را در یک علامت منفی ضرب می‌کنیم سپس عمل جمع را انجام می‌دهیم.

▢ جمع اعداد مختلط

مثال ۲۷- در مدار شکل ۹-۵۸، الف) امپدانس Z_1 ، ب) امپدانس کل دو سر A و B را محاسبه کنید.

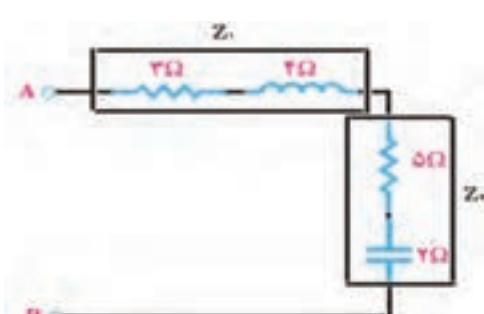

شکل ۹-۵۸

حل: الف) امپدانس Z_1 را بر حسب اعداد مختلط می‌نویسیم. $Z_1 = 3 + j4$.


ب) امپدانس Z_2 را نیز بر حسب اعداد مختلط می‌نویسیم.

$$Z_2 = 5 - j2$$


پ) امپدانس‌های Z_1 و Z_2 را با هم جمع می‌کنیم و امپدانس‌ها را جایگزین می‌کنیم.

پس از جایگزینی، مقادیر موهومی را با هم و مقادیر حقیقی را با هم جمع می‌کنیم.

$$Z_{AB} = Z_1 + Z_2 = (3 + j4) + (5 - j2) = (3 + 5) + j(4 - 2) = 8 + j2$$

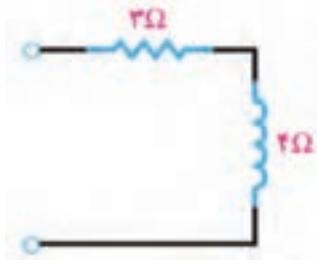

شکل ۹-۵۹ - مدار معادل Z_1

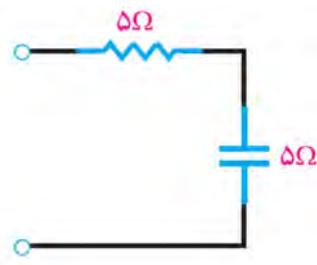

شکل ۹-۶۰ - مدار معادل Z_2

مثال ۲۸ - با استفاده از مقادیر مربوط به امپدانس‌های Z_1 ، Z_2 و Z_3 ، نقشه مدار را با ذکر مقادیر آن رسم کنید.

$$\text{الف) } Z_1 = 3 + j4 \quad \text{ب) } Z_1 = 5 - j5 \quad \text{پ) } Z_3 = Z_1 + Z_2$$

حل: الف) چون علامت \hat{Z} مثبت است پس مدار سلفی بوده و جزء حقیقی آن ۳ و اندازه موهومی آن ۴ است، شکل ۹-۵۹.


ب) چون علامت \hat{Z} منفی است پس مدار خازنی است، شکل ۹-۶۰.

پ) برای محاسبه $Z = Z_1 + Z_2$ مقادیر Z_1 و Z_2 را در رابطه جایگزین می‌کنیم، شکل الف ۹-۶۱.

$$Z = Z_1 + Z_2 = 3 + j4 + 5 - j5$$


سپس اجزای حقیقی و موهومی را با هم جمع می‌کنیم، ۱ شکل ب ۹-۶۱.

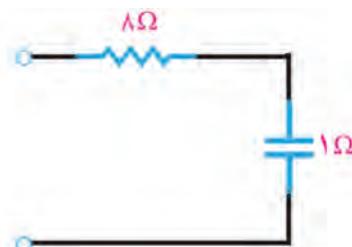برای ترسیم مدار نیز ابتدا Z_1 و Z_2 را به صورت تفکیک شده رسم می‌کنیم، سپس مدار معادل آن را به دست می‌آوریم در شکل الف ۹-۶۱ مدار ترکیبی تفکیک شده و در شکل ب ۹-۶۱ مدار معادل ترسیم شده است.



ب) مدار معادل Z_2


شکل ۹-۶۱

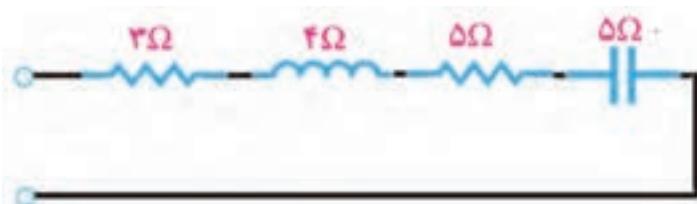

الف) مدار ترکیبی تفکیک شده

☒ **تفريق دو عدد مختلط:** تفاضل دو عدد مختلط، عددی مختلط است که قسمت حقیقی آن تفاضل قسمت حقیقی دو عدد و قسمت موهومی آن نیز تفاضل دو جزء موهومی است. برای انجام تفريق کافی است، عدد مختلطی که باید تفريقي شود را در علامت منفی ضرب کنیم سپس دو عدد را با هم جمع نماییم.

مثال ۲۹ - دو عدد مختلط $Z_2 = 6 + j3$ و $Z_1 = 4 + j2$ را به صورت $Z_2 - Z_1$ از هم تفريقي کنید.

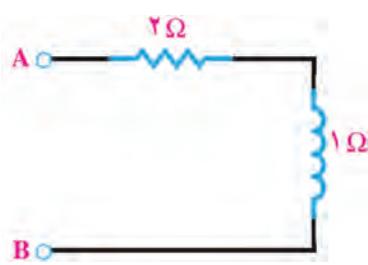

شکل ۹-۶۲

حل: در رابطه $Z_2 - Z_1$ مقادیر عدد مختلط را جایگزین می‌کنیم، $(6 + j3) - (4 + j2)$ سپس علامت منفی را در عبارت دوم ضرب می‌کنیم و عبارت را جزء به جزء با هم جمع می‌کنیم. $6 + j3 - 4 - j2 = 2 + j1$.

مدار معادل به صورت شکل ۹-۶۲ درمی‌آید.

الگوی پرسش:

- ۱- اگر $Z_1=4+j6$ و $Z_2=6-j3$ باشد، امپدانس معادل Z_1-Z_2 و Z_1+Z_2 را محاسبه کنید.
 - ۲- اگر $Z_1=4+j3$ و $Z_2=6-j3$ باشد، Z_1-Z_2 را محاسبه کنید.
- (الف) امپدانس‌های زیر را محاسبه کنید.

$$Z_4 = Z_1 + Z_2 + Z_3$$

$$Z_5 = Z_1 + Z_2 - Z_3$$

$$Z_6 = Z_1 + Z_3$$

$$Z_7 = Z_2 + Z_3$$

$$Z_8 = Z_2 - Z_3$$

$$Z_9 = Z_2 - Z_1$$

$$Z_{10} = Z_1 - Z_2 - Z_3$$

ب) با توجه به علامت ضریب موهومی j ، خاصیت سلفی و خازنی هر یک از مدارها را تعیین کنید، مدار معادل هریک را ترسیم نموده و نتایج را در یک جدول خلاصه نمایید.

فکر کنید




- روش جمع و تفریق امپدانس‌ها با استفاده از اعداد مختلط را با روش به دست آوردن مدارهای معادل RLC ترکیبی به روش برداری مقایسه کنید و بررسی کنید کدام روش ساده‌تر است.
- اگر در حاصل تفریق دو عدد مختلط، جزء حقیقی منفی شود، چه مفهومی دارد؟ آیا برای آن می‌توان مدار معادل رسم کرد؟

ضرب، تقسیم و مزدوج یک عدد مختلط و کاربرد آن: ضرب دو عدد مختلط مانند عملیات ضرب جبری دو عبارت داخل پرانتز در ریاضی است. در این فرایند باید جزء به جزء دو عدد را در یکدیگر ضرب کنیم.

مثال ۳۰- اگر $Z_1=4+j3$ و $Z_2=8+j6$ باشد مدار $Z=Z_1 \cdot Z_2$ را به دست آورید و مدار معادل Z را رسم کنید.

حل: ابتدا دو عبارت را در هم ضرب می‌کنیم.

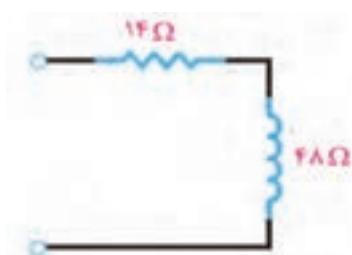

شکل ۹-۶۳

$$Z = Z_1 \cdot Z_2 = (4+j3)(8+j6) = 32 + j24 + j^2 18$$

$$Z = 32 + j48 + (-1)(18) = 14 + j48$$

چون ضریب j مثبت است، پس امپدانس $Z = 14 + j48$ معادل مدار RL است، شکل ۹-۶۳.

بحث گروهی



کاربرد عملیات ضرب را در حل مدارهای جریان متناوب بیابید و نتایج حاصل را جمع‌بندی کنید و در قالب یک گزارش ارائه دهید.

□ مزدوج یک عدد مختلط و مفهوم آن: مزدوج یک عدد مختلط Z یعنی علامت جزء موهومی را عوض کنیم و آن را با Z^* نشان دهیم. یعنی اگر $Z = a+jb$ باشد، $Z^* = a-jb$ می‌شود.

پژوهش



آیا تعریف مزدوج یک عدد مختلط با بردارهای شکل ۹-۵۵ انطباق دارد؟ توضیح دهید.

مثال ۳۱- اگر امپدانس $Z_1 = 3 + j4$ باشد:

الف) مزدوج Z_1 را محاسبه کنید و مدار معادل آن را رسم کنید.

ب) حاصل جمع $Z_1 + Z_1^*$ را به دست آورید.

پ) مدار معادل $Z_1 + Z_1^*$ را رسم کنید.


حل: الف) مزدوج

ب) حاصل جمع $Z_1 + Z_1^*$


پ) رسم مدارهای مرتبط با مزدوج اعداد مختلط، (شکل ۹-۶۴).

$$Z_1^* = (3 + j4)^* = 3 - j4$$

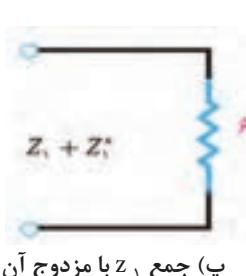
$$Z_1 + Z_1^* = (3 + j4) + (3 - j4) = 6$$



پ) جمع Z_1 با مزدوج آن

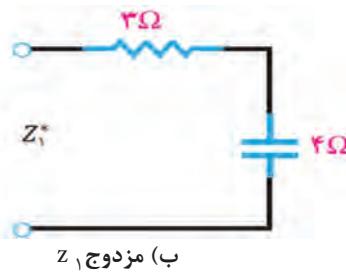

ب) مزدوج Z_1
شکل ۹-۶۴

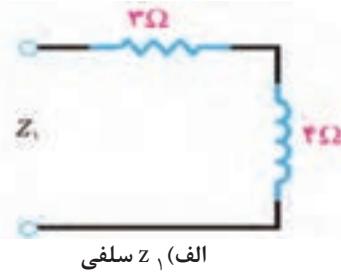

الف) Z_1 سلفی

شکل ۹-۶۴

بحث کنید

با توجه به مثال ۳۱، آیا $a+jb$ مزدوج $a-jb$ است؟ چرا؟ جمع بندی کنید و نتیجه را ارائه دهید.



در تقسیم دو عدد مختلط باید صورت و مخرج عبارت تقسیم را در مزدوج مخرج ضرب کنیم.

مثال ۳۲- اگر $Z_1 = 3 + j4$ و $Z_2 = 4 + j3$ باشد، حاصل تقسیم $Z = \frac{Z_1}{Z_2}$ را محاسبه کنید.

نکته



برای حل این نوع مسائل از روابط ریاضی زیر استفاده می‌کنیم.

$$(a+b)(a-b)=a^2-b^2 \quad \text{و} \quad (a+b)(a+c)=a^2+ac+ba+bc$$

- عبارت به دست آمده را ساده می‌کنیم. توجه داشته باشید $1 - j^2 = 1 - (-1) = 2$ می‌شود.

$Z = \frac{12 - j9 + j16 + 12}{16 + 9} = \frac{24 + j7}{25} = \frac{24}{25} + j\frac{7}{25}$
- عبارت حاصل می‌تواند به صورت کسر بالا باشد یا به صورت اعشاری زیر ساده شود.

$$Z = \frac{0.96 + j0.28}{1.96 + j2.8}$$

مدار حاصل از تقسیم، یک مدار سلفی RL است.

حل:


- عبارت تقسیم را به صورت کسری می‌نویسیم.

$$Z = \frac{Z_1}{Z_2} = \frac{3 + j4}{4 + j3}$$

- صورت و مخرج کسر را در مزدوج مخرج ضرب می‌کنیم

$$Z = \frac{3 + j4}{4 + j3} \times \frac{4 - j3}{4 - j3} = \frac{12 - 9j + 16j - 12j^2}{16 - 9j^2}$$

■ محاسبات مربوط به مدارهای موازی RL و RC : برای درک بهتر، این محاسبات را با یک مثال تشریح می‌کنیم.

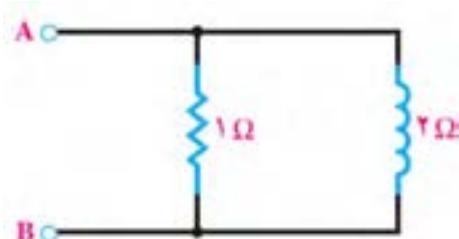

شکل ۹-۶۵

مثال ۳۳- امپدانس مدار معادل دو سر A و B را در شکل ۹-۶۵

محاسبه کنید و مدار معادل سری را رسم کنید.

حل:

$$\begin{cases} \frac{1}{Z_{AB}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{Z_L} & \text{الف} \\ Z_{AB} = \frac{R \cdot Z_L}{R + Z_L} & \text{ب} \end{cases}$$

رابطه محاسبه امپدانس مدار موازی را به دو صورت می‌توان نوشت:

$$\frac{1}{Z_{AB}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{jX_L} \Rightarrow Z_{AB} = \frac{R \cdot jX_L}{R + jX_L}$$

مقادیر را در الگوی «ب» جایگزین می‌کنیم.

$$Z_{AB} = \frac{(1)(j2)}{1 + j2} = \frac{j2}{1 + j2}$$

صورت و مخرج کسر را در مزدوج مخرج ضرب می‌کنیم.

$$Z_{AB} = \frac{j2(1 - j2)}{(1 + j2)(1 - j2)} = \frac{j2 - (j2)(j2)}{1 - (j2)^2} = \frac{j2 - j^2 4}{1 + 4} = \frac{j2 + 4}{5} = 0/8 + j0/4$$

مدار معادل سری مشابه شکل ۹-۶۶ خواهد بود.

مثال ۳۴- امپدانس مدار معادل را در دو سر A و B در شکل ۹-۶۷ محاسبه کنید و مدار معادل سری آن را رسم کنید.


حل: محاسبات مشابه مثال قبل که مدار RL موازی بود، انجام می‌شود. با این تفاوت که در این مثال مدار به صورت RC موازی است.

$$Z_{AB} = \frac{2(-j2)}{2 - j2} = \frac{-j2^4}{2(1 - j)} = \frac{-j2}{1 - j}$$


صورت و مخرج Z_{AB} را در مزدوج مخرج ضرب کرده و عبارت را ساده می‌کنیم.

$$Z_{AB} = \frac{-j2(1 + j)}{(1 - j)(1 + j)} = \frac{-j2 + 2}{1 - j^2} = \frac{2 - j2}{2} = 1 - j$$


مدار معادل سری مشابه شکل ۹-۶۸ خواهد بود.

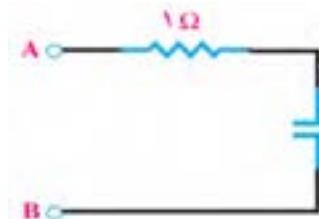

شکل ۹-۶۸- مدار RC سری

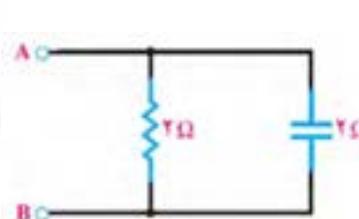

شکل ۹-۶۷- مدار RC موازی

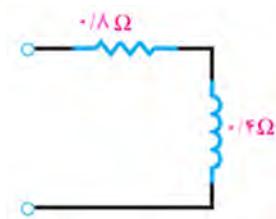

شکل ۹-۶۶- مدار RL سری

نکات مهم و ضروری:

□ اگر مدار امپدانسی به صورت RL باشد، مزدوج آن RC و اگر به صورت RC باشد، مزدوج آن مدار RL خواهد بود.

□ حاصل جمع یک عدد مختلط با مزدوج خودش، یک عدد حقیقی است. به عبارت دیگر اگر امپدانسی با مزدوج خودش جمع شود، حاصل یک مدار مقاومتی خواهد بود، چرا؟ بررسی کنید و پاسخ دهید.

□ حاصل ضرب یک عدد مختلط در مزدوج خودش یک عدد حقیقی می‌شود.

□ حاصل تفریق یک امپدانس و مزدوج آن یک مدار خالص سلفی یا خازنی است.


مثال ۳۵- اگر $Z = Z - Z^*$ باشد، الف) مقدار $Z = Z - Z^*$ را محاسبه کنید.

حل: الف) شکل الف ۹-۶۹

$$Z = Z \cdot Z^* = (3 - j4)(3 - j4)^* = (3 - j4)(3 + j4) = 9 + 16 = 25 \Omega$$

ب) شکل ب ۹-۶۹

$$Z = Z - Z^* = (3 - j4) - (3 + j4) = -j8$$

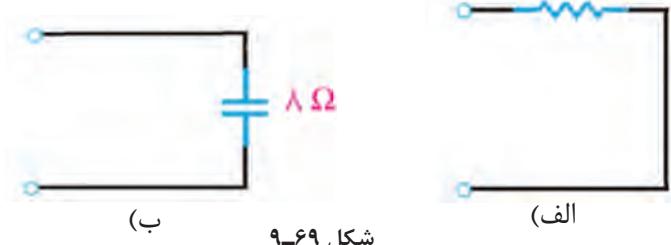


شکل ۹-۶۹

محاسبه امپدانس مدار معادل ترکیبی دو شاخه موازی

□ در مداری که دو امپدانس Z_1 و Z_2 موازی باشند، برای محاسبه امپدانس معادل از ضرب، تقسیم، مزدوج، جمع و تفریق اعداد مختلط استفاده می‌شود.

مثال ۳۶- امپدانس معادل مدار شکل ۹-۷۰ را از دو سر A و B محاسبه کنید و مدار معادل ساده شده را رسم کنید.

حل: برای حل مسئله ابتدا امپدانس شاخه‌های Z_1 و Z_2 را نوشت و سپس رابطه مربوط به مقاومت معادل در مدارهای موازی را نویسیم.

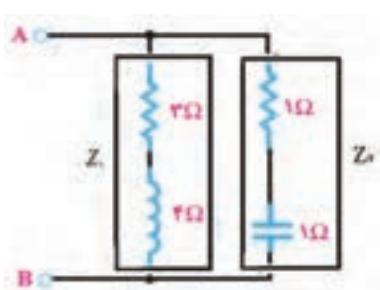

شکل ۹-۷۰

$$\frac{1}{Z_{AB}} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} \Rightarrow Z_{AB} = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2} \Rightarrow Z_{AB} = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{(3 + j4)(1 - j)}{(3 + j4) + (1 - j)}$$


رابطه را ساده می‌کنیم.

$$Z_{AB} = \frac{7 + j}{4 + j3}$$


صورت و مخرج را در مزدوج مخرج ضرب می‌کنیم. سپس رابطه را مانند مراحل قبل به ساده‌ترین شکل خود درمی‌آوریم.

$$Z_{AB} = \frac{(7 + j)(4 - j3)}{(4 + j3)(4 - j3)} = \frac{31 - j17}{25} = \frac{31}{25} - j\frac{17}{25} = 1/24 - j0.68$$


مدار معادل آن مشابه شکل ۹-۷۱ خواهد شد که RC است.

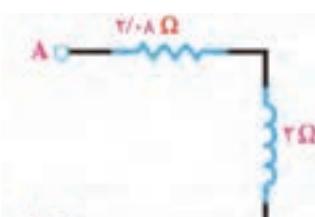

شکل ۹-۷۳

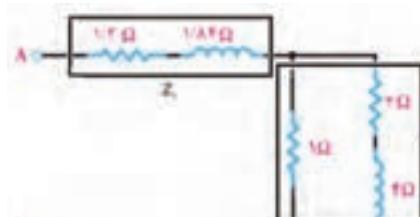

شکل ۹-۷۲

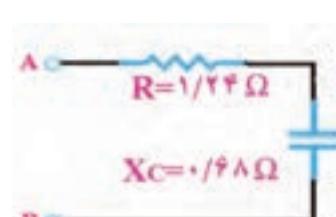

شکل ۹-۷۱

در مدار شکل ۹-۷۲ امپدانس را از دو سر A و B محاسبه کرده‌ایم و مدار معادل آن را در شکل ۹-۷۳ رسم کرده‌ایم. راه حل ارائه شده را به بحث بگذارید و روش حل مسئله را بررسی کنید و ببینید پاسخ‌ها صحیح است یا خیر؟

فعالیت گروهی



حل مدار شکل ۹-۷۲:


$$Z_1 = 1/2 + j1/84$$

$$Z_\gamma = \frac{1(2+j4)}{1+(2+j4)} = \frac{2+j4}{3+j4} = \frac{(2+j4)(3-j4)}{(3+j4)(3-j4)} = \frac{22+j4}{25} = 0.88 + j0.16$$

$$Z_{AB} = Z_1 + Z_\gamma = (1/2 + j1/84) + (0.88 + j0.16) = 2/0.8 + j2$$

الگوی پرسش:

- ۱- در مدار شکل ۹-۷۴ امپدانس دو سر A و B را محاسبه کنید و مدار معادل ساده شده را رسم کنید.
- ۲- امپدانس دو سر A و B در مدار شکل ۹-۷۵ را محاسبه نموده و سپس مدار معادل ساده شده را رسم کنید.

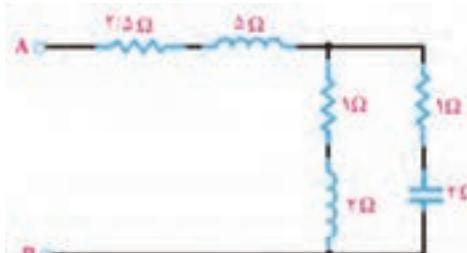


شکل ۹-۷۵




شکل ۹-۷۴

۹-۸- تشریح مدار تک فاز و سه فاز و محاسبه کمیت‌های آن

برق تک فاز دارای دو رشتہ سیم است که یکی فاز با ولتاژ ۲۲۰ ولت نسبت به سیم نول و دیگری سیم نول با ولتاژ صفر ولت نسبت به زمین است. در شکل ۹-۷۶ ژنراتور مولد موج سینوسی تک فاز نشان داده شده است. جریان یا ولتاژ سه فاز از سه موج سینوسی تشکیل می‌شود که به طور هم‌زمان تولید می‌شوند و با هم ۱۲۰ درجه اختلاف فاز زمانی دارند. در شکل ۹-۷۷ منحنی جریان یا ولتاژ سه فاز را مشاهده می‌کنید. در شکل ۹-۷۸ مولد سه فاز نشان داده شده است. در شکل ۹-۷۹ اتصال بار به صورت تک فاز و سه فاز نشان داده شده است.

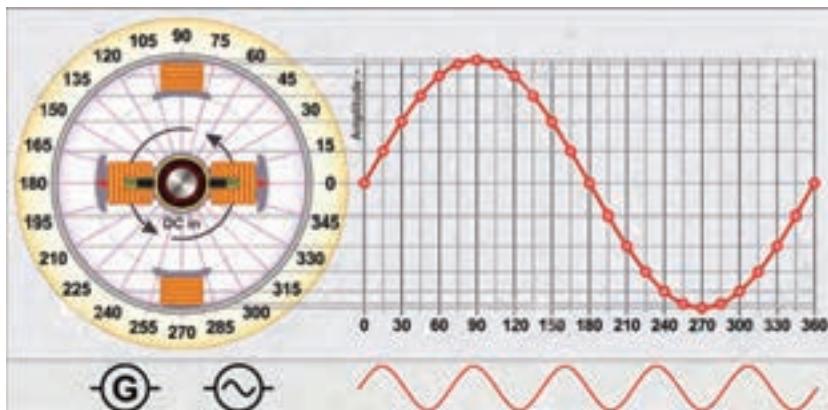

شکل ۹-۷۶- موج تک فاز

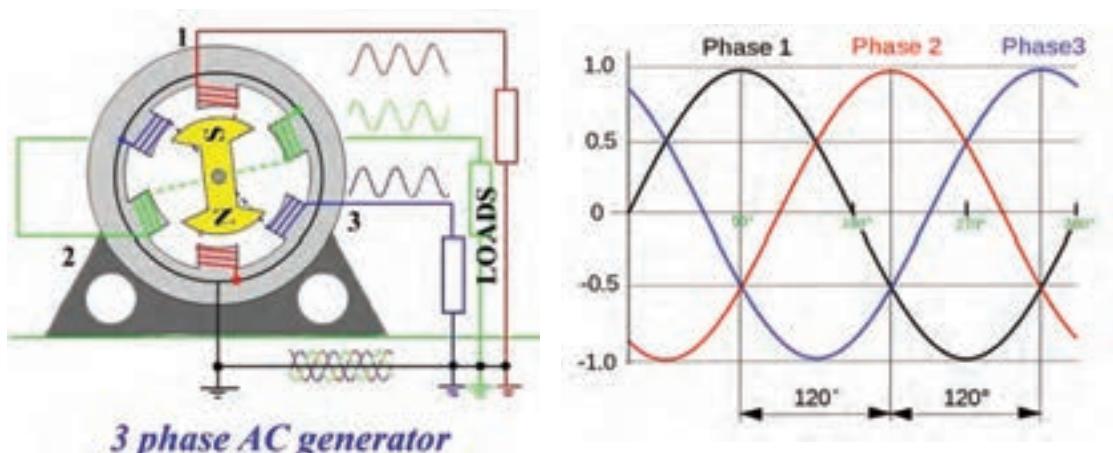


شکل ۹-۷۸- مولد سه فاز

شکل ۹-۷۷- جریان یا ولتاژ متناوب سه فاز

■ **مزایای جریان سه فاز نسبت به تک فاز:** ساختمنان ساده مولداتی جریان متناوب سه فاز موجب شده است که انرژی الکتریکی سه فاز، راحت‌تر و ارزان‌تر تولید شود. مزایای دیگر جریان سه فاز نسبت به تک فاز عبارت‌اند از:

- توان الکتریکی در مصرف کننده‌های سه‌فاز هیچ وقت صفر نمی‌شود زیرا با توجه به شکل ۹-۷۷ وقتی در یکی از فازها دامنه جریان یا ولتاژ صفر است مصرف کننده از دو فاز دیگر انرژی می‌گیرد.
- ضربان موج یکسو شده سه‌فاز نسبت به موج یکسو شده تک‌فاز بسیار کمتر است، شکل ۹-۸۰.

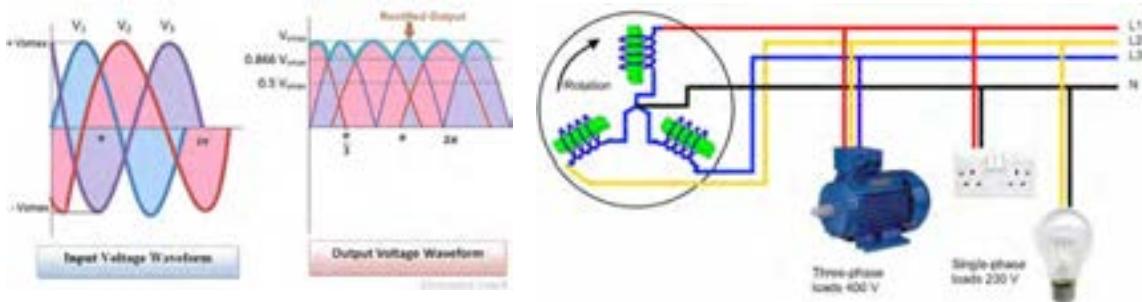

شکل ۹-۸۰- موج یکسو شده سه‌فاز

شکل ۹-۷۹- اتصال بار به صورت تک‌فاز و سه‌فاز

- راهاندازی موتورهای سه‌فاز نسبت به تک‌فاز راحت‌تر است.


درباره مزایای سه‌فاز نسبت به تک‌فاز تحقیق کنید و نتایج آن را در قالب یک گزارش ارائه دهید.

پژوهش




■ انتقال انرژی تولیدشده سه‌فاز به مصرف کننده‌ها: سیم‌نول می‌نامند. در تولید برق صنعتی در نیروگاه‌ها، در مولدهای سه‌فاز، سه گروه سیم‌پیچ وجود دارد با زمین کردن این سیم، اختلاف پتانسیل آن را با زمین یکی می‌کنند و آن را سیم‌نول می‌نامند و با MP یا N نشان می‌دهند. سیم‌های A، B و C را به ترتیب R، S، T یا R، Y و B یا L₁، L₂ و L₃ نام‌گذاری می‌کنند. شکل ۹-۸۱ این اتصال را نشان می‌دهد. اتصال ستاره را با نماد Y یا λ نشان می‌دهند.

☒ اتصال مثلث: در این روش مطابق شکل ۹-۸۲ انتهای سیم‌های AA', BB' و CC' را به صورت مثلث به هم وصل می‌کنند و انرژی تولیدی را با سه سیم A, B و C به مصرف کننده می‌رسانند.

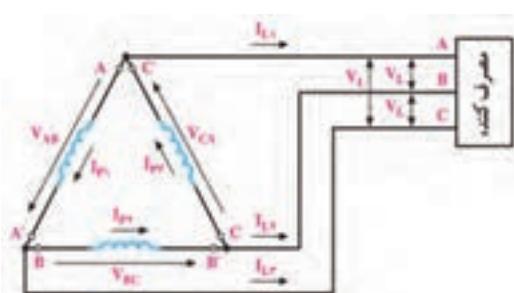

شکل ۹-۸۲- اتصال مثلث، انتقال سه سیم

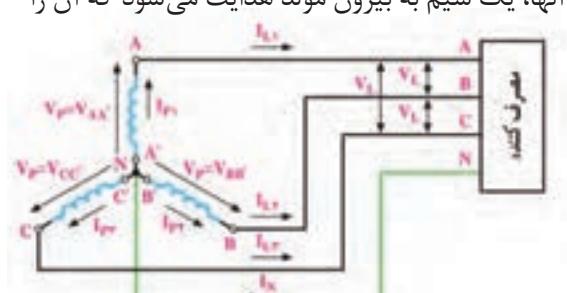


شکل ۹-۸۱- اتصال ستاره، انتقال چهار سیم


ولتاژ فازی و جریان فازی: ولتاژ دو سر هر یک از سیم پیچ های 'AA' و 'BB' را ولتاژ فازی می گویند و آن را با V_P نشان می دهند. جریان عبوری از داخل هر سیم پیچ را جریان فازی گویند و آن را با I_P می دهند، (شکل ۹-۸۱ و ۹-۸۲).

ولتاژ و جریان خطی: ولتاژ بین خطوط A با B (V_{AB}) یا C با A (V_{CA}) یا C با B (V_{BC}) را ولتاژ خطی گویند و آن را با V_L نشان می دهند. در واقع ولتاژ خطی اختلاف پتانسیل بین دو فاز مختلف است. جریانی که از خطوط R, S و T جاری می شود را جریان خطی گویند و آن را با I_L نشان می دهند، (شکل ۹-۸۱ و ۹-۸۲).

بار متعادل و بار نامتعادل: سه امپدانس Z_1 , Z_2 و Z_T را با اتصال مثلث یا ستاره مانند شکل های ۹-۸۳ و ۹-۸۴ به شبکه سه فاز وصل می کنیم. اگر همه مشخصه های امپدانس Z_1 , Z_2 و Z_T از نظر، دامنه، زاویه فاز، پس فاز یا پیش فاز بودن با هم برابر باشند، شبکه سه فاز را با بار متعادل گویند. اگر یکی از مشخصه ها مثلاً دامنه، زاویه فاز، پس فاز و پیش فاز بودن در هر امپدانس با هم تفاوت داشته باشد، بار شبکه سه فاز را باز نامتعادل گویند.

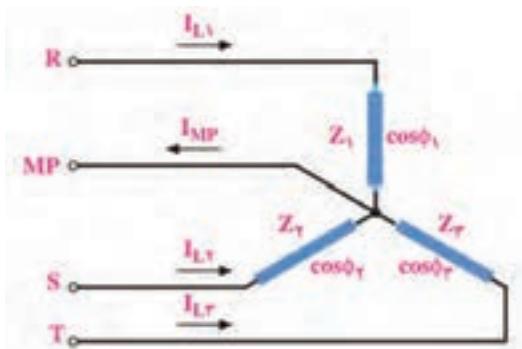


شکل ۹-۸۴- اتصال ستاره

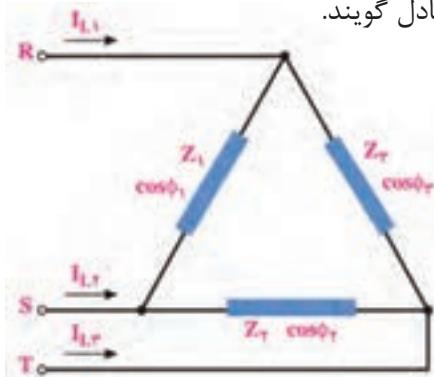

شکل ۹-۸۳- اتصال مثلث

روابط در اتصال ستاره با بار متعادل: در شکل ۹-۸۵ چون بارها متعادل هستند، جریان دریافتی از شبکه نیز با هم برابرند.

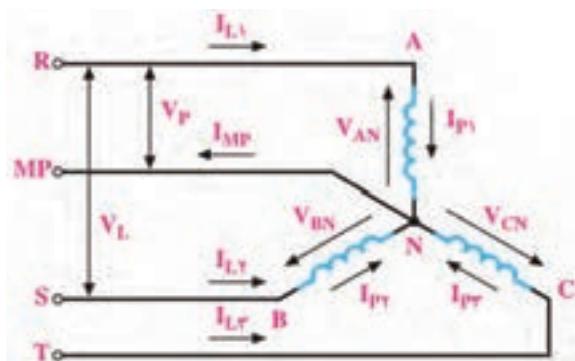

شکل ۹-۸۵- بار متعادل با اتصال ستاره

$$I_{P1} = I_{P2} = I_{PT} = \text{جریان هر فاز}$$


$$I_L = I_P = \frac{V_P}{Z} = \text{رابطه بین جریان فاز و جریان خط:}$$

$$V_P = V_{AN} = V_{BN} = V_{CN} = \text{ولتاژ هر فاز:}$$

$$V_L = \sqrt{3}V_P = \text{رابطه بین ولتاژ خط و فاز:}$$

$\lambda \left\{ \begin{array}{l} I_L = I_P \\ V_L = \sqrt{3} V_P \end{array} \right.$	نتیجه: در اتصال ستاره با بار متعادل
--	-------------------------------------

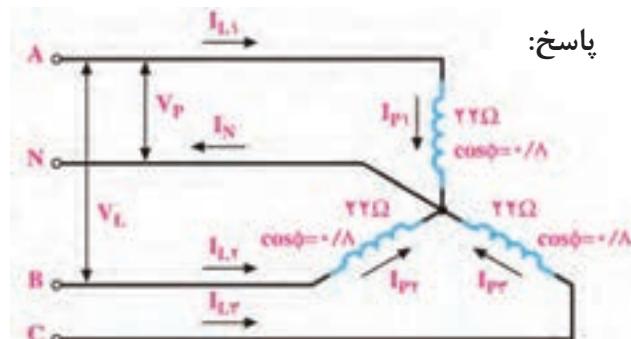مثال ۱۶- در شکل ۹-۸۶ ولتاژ خط $V_L = ۳۸۰\text{ V}$ و بار متعادل است. مطلوب است محاسبه جریان هر فاز و هر خط



$$V_L = \sqrt{3}V_P \Rightarrow V_P = \frac{V_L}{\sqrt{3}} = \frac{380}{\sqrt{3}} \cong 220\text{ V}$$

$$I_L = I_P = \frac{V_P}{Z} = \frac{220}{22} = 10\text{ A}$$


پاسخ:

شکل ۹-۸۶- بار متعادل با اتصال ستاره

پژوهش



تحقیق کنید و اثبات نمایید که جریان عبوری از سیم نول در مدار شکل ۹-۸۶ صفر است. نتیجه را در قالب یک گزارش ارائه دهید.

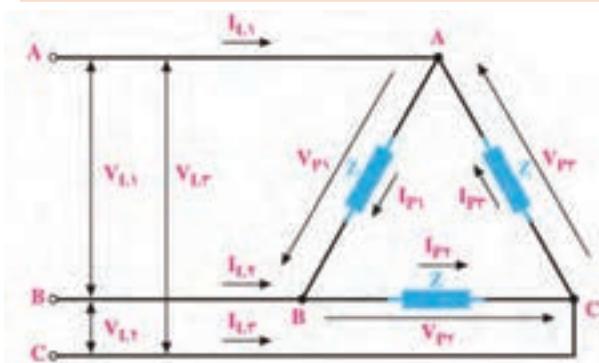


شکل ۹-۸۷- بار متعادل با اتصال مثلث

- ☒ روابط در اتصال مثلث با بار متعادل: در شکل ۹-۸۷ اتصال مثلث با بار متعادل رسم شده است.
- ولتاژهای فازی و خطی با هم برابرند. ولتاژ هر فاز به صورت $V_{AB} = V_{BC} = V_{CA} = V_L$ است.
- بنابراین $V_{AB} = V_{BC} = V_{CA} = V_L = V_P$

$$I_L = \sqrt{3}I_P \quad \text{جریان هر خط}$$

$$\boxed{\Delta \left\{ \begin{array}{l} V_P = V_L \\ I_L = \sqrt{3}I_P \end{array} \right.} \quad \text{نتیجه: در اتصال مثلث با بار متعادل}$$

$$I_L = \sqrt{3}I_P \quad \text{جریان هر خط}$$

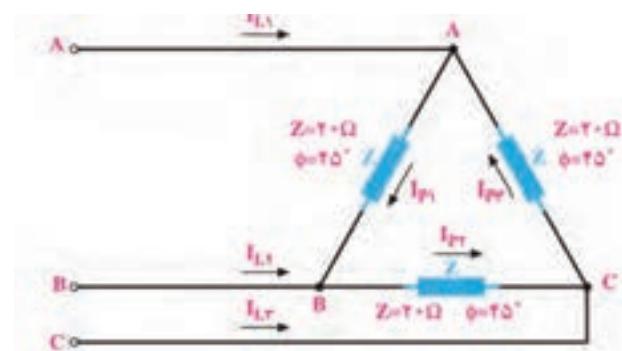

شکل ۹-۸۸- بار متعادل با اتصال مثلث

مثال ۱۷- در شکل ۹-۸۸ ولتاژ خط $V_L = ۱۰۰\text{ V}$ و بار متعادل است. مطلوب است محاسبه جریان هر فاز و هر خط


$$\begin{aligned} V_L &= V_P = 100\text{ V} & \text{پاسخ:} \\ I_{P_1} &= \frac{V_{P_1}}{Z_1} = \frac{100}{20} = 5\text{ A} \\ I_{L_1} &= I_{L_2} = I_{L_3} = I_{P_1} = 5\text{ A} \end{aligned}$$

کار با نرم افزار در ساعات غیر درسی: مدار اتصال بار متعادل به صورت ستاره و مثلث را در نرم افزار مولتی سیم شبیه سازی کنید و ولتاژ و جریان خطی و فازی را اندازه بگیرید و نتایج را با اطلاعات کسب شده مقایسه کنید.

پژوهش



در پایه دهم در مورد خواندن پلاک موتور توضیح داده شده است. چند نمونه پلاک موتورهای سه فاز و اطلاعات نوشته شده روی آن را بیابید، درباره محتوای آن تحقیق کنید و نتیجه را در قالب یک گزارش ارائه دهید.

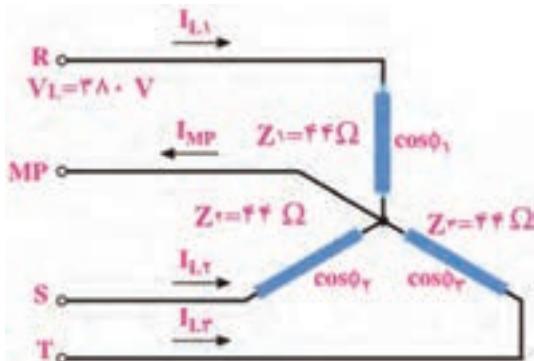

شکل ۹-۸۹- بار متعادل ستاره

الگوی پرسش:


- ۱- در اتصال بار متعادل به صورت ستاره به شبکه سه فاز، جریان خطی (I_L) چه رابطه ای با جریان فازی (I_P) دارد؟

$$I_L = \sqrt{3} I_P \quad \text{(الف)}$$


$$I_L = 3 I_P \quad I_P = \sqrt{3} I_L \quad \text{(پ)}$$

- ۲- در اتصال بار متعادل به صورت مثلث به شبکه سه فاز، رابطه ولتاژ خطی V_{AB} و ولتاژ V_P به صورت $V_L = \sqrt{3} V_P$ است.

- ۳- در شکل ۹-۸۹ ولتاژ خط $V_L = ۳۸۰\text{V}$ و بار متعادل است. مطلوب است محاسبه جریان هر فاز و هر خط
۴- در شکل ۹-۹۰ ولتاژ خط $V_L = ۱۵۰\text{V}$ و بار متعادل است. مطلوب است محاسبه جریان هر فاز و هر خط
۵- در بار متعادل شکل ۹-۹۱ جریان و ولتاژ هر خط را محاسبه کنید.

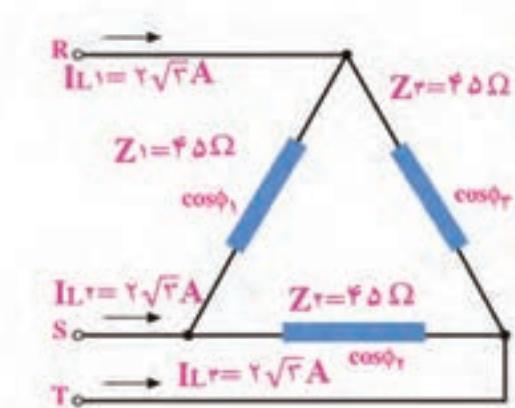


شکل ۹-۹۱

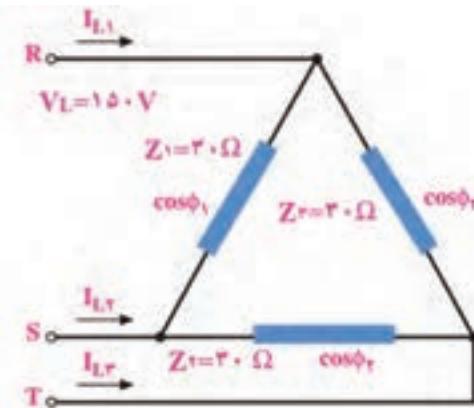


شکل ۹-۹۰- بار متعادل مثلث

آزمون نظری پایان واحد یادگیری

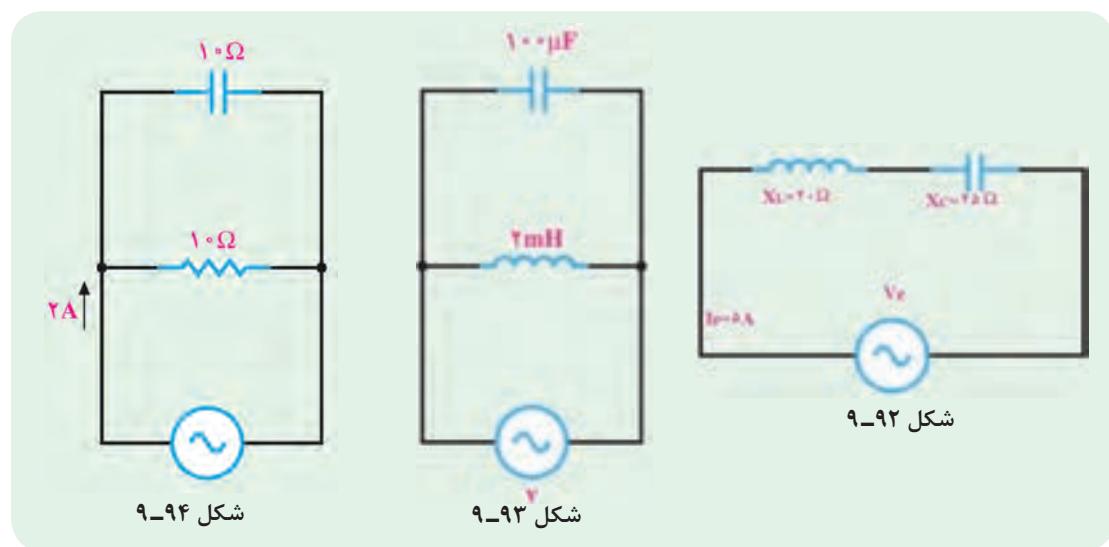
- ۱- در یک مدار شامل خازن، اگر فرکانس منبع جریان متناوب افزایش یابد، راکتانس خازنی افزایش می‌یابد.
صحیح غلط
- ۲- در مدار شکل ۹-۹۲ امپدانس مدار و ولتاژ مؤثر مدار را محاسبه کنید.
- ۳- در شکل ۹-۹۳ اگر فرکانس منبع ۱۰۰۰ هرتز باشد مطلوب است (الف) مقدار راکتانس خازن و سلف در این فرکانس
- (ب) در چه فرکانسی این مدار رزونانس می‌کند؟
- ۴- در مدار شکل ۹-۹۴ امپدانس مدار و ولتاژ مؤثر منبع را محاسبه کنید.



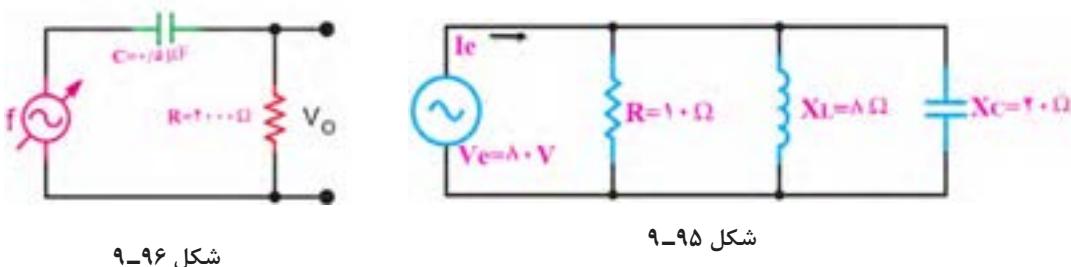
- ۵- در مدار شکل ۹-۹۵ ابتدا جریان هر شاخه را نام‌گذاری کنید، سپس جریان هر شاخه، جریان کل مدار و امپدانس کل را محاسبه کنید.
- ۶- نوع فیلتر شکل ۹-۹۶ را بنویسید و فرکانس قطع آن را محاسبه کنید.



- ۷- مدار یک فیلتر حذف باند را رسم کنید و فرمول فرکانس رزونانس و پهنهای باند آن را بنویسید.
- ۸- نوع فیلتر به کار رفته در شکل ۹-۹۷ گدام گزینه است؟
 - (الف) بالاگذر
 - (ب) پایین‌گذر
 - (پ) میان‌گذر
 - (ت) میان‌نگذر
- ۹- در شکل ۹-۹۸ امپدانس و جریان کل مدار را با استفاده از اعداد مختلط محاسبه کنید.

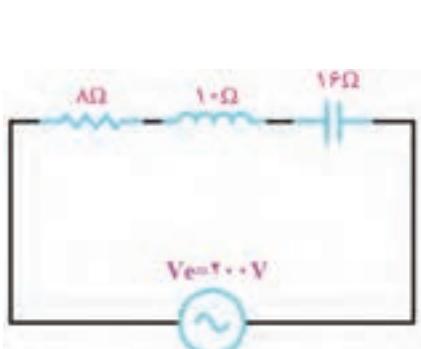

شکل ۹-۹۸

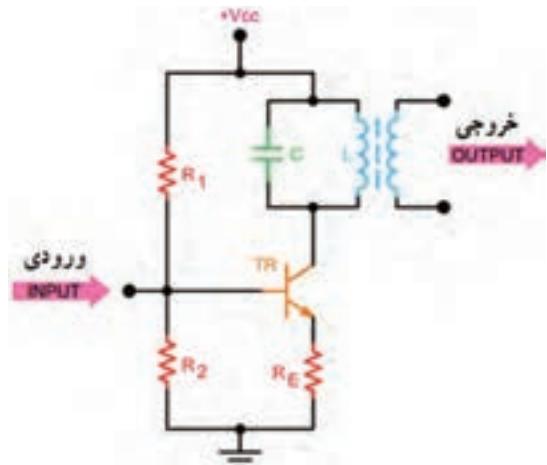

شکل ۹-۹۷

۱۰- مدار معادل الکتریکی هریک از امپدانس‌های Z_1 و Z_2 را رسم کنید.

$$Z_1 = 8 - j6 \quad Z_2 = 10 + j15$$


۱۱- در اتصال بار متعادل به صورت مثلث کدام گزینه صحیح است؟

(الف) $V_L = 2V_P$ (ب) $V_L = \sqrt{3} V_P$ (پ) $V_L = V_P$


۱۲- مزایای برق سه‌فاز را در مقایسه با تک‌فاز بنویسید.

۱۳- در شکل ۹-۹۹ جریان و ولتاژ هر یک از فازها و خطها را محاسبه کنید، (بار متعادل است).

۱۴- در شکل ۹-۱۰۰ با توجه به متعادل بودن بارها، مقدار جریان، ولتاژ و امپدانس هر فاز را محاسبه کنید.

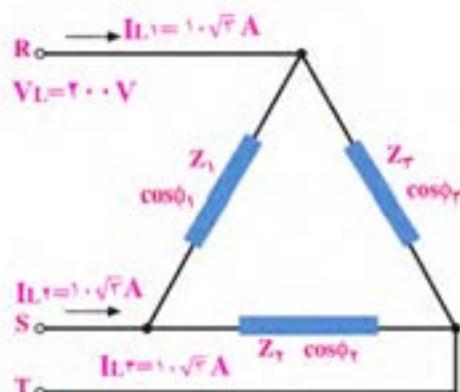

شکل ۹-۱۰۰

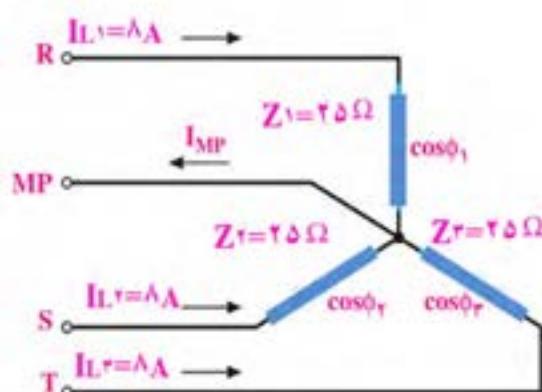

شکل ۹-۹۹

ارزشیابی واحد یادگیری ۹: کسب شایستگی در تحلیل انواع فیلترها، نوسان سازها و مدارهای تک فاز و سه فاز ساده

شرح کار:

- ۱- تشریح مدارهای RL و RC سری و موازی و حل مسائل آن
- ۲- تشریح مدارهای RL و RC به عنوان فیلتر و حل مسائل آن
- ۳- تشریح مدارهای RLC سری و موازی و حل مسائل آن
- ۴- تشریح مدارهای فیلتر عبور باند و حذف باند و حل مسائل آن
- ۵- استفاده از اعداد مختلط برای حل مسائل جریان متناوب
- ۶- مدارهای تک فاز و سه فاز و حل مسائل آن

استاندارد عملکرد:

تحلیل انواع فیلترها و مدارهای تک فاز و سه فاز و مدل سازی تقویت کننده و بررسی مدار نوسان ساز

شاخص ها:

- ۱- تشریح مدارهای RL و RC سری و موازی و حل مسائل آن (۱۰ دقیقه)
- ۲- تشریح مدارهای RL و RC به عنوان فیلتر و حل مسائل (۱۰ دقیقه)
- ۳- تشریح مدارهای RLC سری و موازی و حل مسائل آن (۱۵ دقیقه)
- ۴- تشریح مدارهای فیلتر عبور باند و حذف باند و حل مسائل آن (۱۰ دقیقه)
- ۵- استفاده از اعداد مختلط برای حل مسائل جریان متناوب (۱۵ دقیقه)
- ۶- مدارهای تک فاز و سه فاز و حل مسائل آن (۱۰ دقیقه)

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات: کلاس درس یا کارگاه یا سایت مجهز به رایانه - نور مناسب - ابعاد حداقل ۶ مترمربع و دارای تهویه یا پنجره - دمای طبیعی (18°C - 27°C) و مجهز به وسایل اطفای حریق - رایانه - نرم افزارهای مرتبط - لوازم تحریر - ماشین حساب

معیار شایستگی:

ردیف	مراحل کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	تشریح مدارهای RL و RC سری و موازی و حل مسائل آن	۲	
۲	تشریح مدارهای RL و RC به عنوان فیلتر و حل مسائل	۲	
۳	تشریح مدارهای RLC سری و موازی و حل مسائل آن	۲	
۴	تشریح مدارهای فیلتر عبور باند و حذف باند و حل مسائل آن	۲	
۵	استفاده از اعداد مختلط برای حل مسائل جریان متناوب	۲	
۶	مدارهای تک فاز و سه فاز و حل مسائل آن	۲	

شاخص های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:

- ۱- محافظت از تجهیزات و دستگاه ها
- ۲- دقت و مسئولیت پذیری
- ۳- شایستگی تفکر و یادگیری مادام عمر
- ۴- اخلاق حرفه ای
- ۵- رعایت نکات زیست محیطی
- ۶- به کارگیری فناوری نوین
- ۷- مستندسازی

میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

واحد یادگیری ۱۰

کسب شایستگی در تحلیل مدار معادل AC تقویت‌کننده‌های یک طبقه و دو طبقه

آیات‌باه حال فکر کرده‌اید:

- تحلیل مدار معادل AC تقویت‌کننده یک طبقه و دو طبقه به چه منظوری انجام می‌شود؟
 - در تقویت‌کننده امیتر مشترک چگونه می‌توان فیدبک منفی ایجاد کرد؟
 - وجود فیدبک منفی چه تأثیری روی مشخصات تقویت‌کننده می‌گذارد؟
 - چگونه می‌توان اثر فیدبک منفی را در تقویت‌کننده امیتر مشترک کاهش داد؟
 - برای ایجاد نوسان در مدارهای الکترونیکی از کدام اصل و فیدبک باید استفاده کرد؟
 - برای تحلیل یک مدار نوسان‌ساز، شناسایی فیلتر برای محاسبه فرکانس رزونانس مدار اهمیت دارد؟
- در تحلیل مدارهای تقویت‌کننده نیاز به شناخت رفتار قطعات داریم تا بتوانیم مدار معادل AC تقویت‌کننده را ترسیم و کمیت‌های مدار تقویت‌کننده یک طبقه و دو طبقه را محاسبه کنیم. نوع فیدبک در مقادیر کمیت‌ها تأثیر زیادی دارد، مثلًا فیدبک منفی، ضریب بهره تقویت ولتاژ را کاهش و مقاومت ورودی تقویت‌کننده را افزایش می‌دهد. در حالی که در فیدبک مثبت، بهره تقویت کننده زیاد شده و امپدانس ورودی آن کاهش می‌یابد و مدار به نوسان در می‌آید. برای ایجاد فیدبک مثبت به منظور پایداری نوسان‌ها لازم است نوع فیلتر در نوسان‌سازها مشخص شود تا بتوان فرکانس رزونانس مدار نوسان‌ساز را محاسبه کرد. در این واحد یادگیری با طرح مدارهای ساده تقویت‌کننده یک طبقه و دو طبقه و مدارهای نوسان‌سازها، چگونگی محاسبه کمیت‌های آنها شرح داده می‌شود. همچنین ضرورت دارد تمامی روابط مربوط به آنها به صورت تشریحی، محاسباتی، اجرایی و فعالیت‌های نرم‌افزاری در خارج از ساعت درسی به اجرا درآید. یادآوری می‌شود که از تمام این فعالیت‌ها باید ارزشیابی به عمل آید.

استاندارد عملکرد

مدل‌سازی تقویت‌کننده و بررسی مدارهای نوسان‌ساز

۱- محاسبات AC در مدارهای الکترونیکی

■ رفتار قطعات مدار تقویت‌کننده در سیگنال AC

- ☒ برای اینکه ترانزیستور به عنوان تقویت‌کننده عمل کند، باید پس از آنکه ترانزیستور در نقطه کار مناسب (Q) بایاس شد، یک سیگنال AC با دامنه کم (Small Signal) را به ورودی تقویت‌کننده اعمال کنیم.
- ☒ سیگنال AC با توجه به تغییراتی که دارد روى نقطه کار DC ترانزیستور اثر می‌گذارد. این تغییرات روى نقطه کار باعث تغییرات زیاد در جریان I_C می‌شود. در نهایت سیگنال را در خروجی ترانزیستور تقویت می‌کند.


□ چگونگی تقویت سیگنال AC در پایه دهم و یازدهم توضیح داده شده است. در این مبحث به بررسی رفتار قطعاتِ مدار تقویت کننده در سیگنال AC و DC می‌پردازیم.

□ همان‌طور که گفته شد، عکس‌العمل خازن در جریان DC و AC متفاوت است. در $f=0$ ، $X_C=\infty$ و در $f=\infty$ ، $X_C=0$ است. یعنی در شرایط DC، خازن به صورت مدار باز (کلید باز)، و در جریان AC، خازن به صورت مدار بسته (کلید بسته) عمل می‌کند.

□ اگر فرکانس خیلی زیاد باشد، با انتخاب ظرفیت مناسب، مقدار X_C بسیار کم می‌شود، به‌طوری که می‌توان آن را تقریباً اتصال کوتاه در نظر گرفت. با توجه به این موضوع، خازن در مدارهای تقویت‌کننده به دو صورت کوپلaz (Coupling) و بای پاس (By pass) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

□ خازن کوپلaz: خازنی است که سیگنال AC را از مداری به مدار دیگر منتقل می‌کند و مانع عبور سیگنال DC می‌شود. شکل ۱۰-۱ خازن کوپلaz را در مداری ساده نشان می‌دهد. این خازن با مولد سیگنال متناوب و بار R_L به صورت سری قرار گرفته است.

□ می‌دانیم خازن در سیگنال DC به صورت مدار باز عمل می‌کند. در فرکانس‌های پایین نیز خازن تقریباً رفتاری مشابه مدار باز دارد و نمی‌تواند تمام سیگنال متناوب را به بار انتقال دهد. شکل ۱۰-۲ رفتار خازن در برابر سیگنال DC را نشان می‌دهد. برای آن که خازن کوپلaz بتواند قسمت اعظم سیگنال متناوب (AC) را به بار R_L انتقال دهد، باید در پایین ترین فرکانس سیگنال AC تقریباً به صورت اتصال کوتاه عمل کند. بدیهی است هر قدر فرکانس بالاتر می‌رود، مقدار مقاومت خازنی کمتر و خازن به حالت اتصال کوتاه کامل نزدیک‌تر می‌شود. شکل ۱۰-۳ خازن را در مقابل سیگنال AC به صورت کلید بسته (تقریباً اتصال کوتاه) نشان می‌دهد.

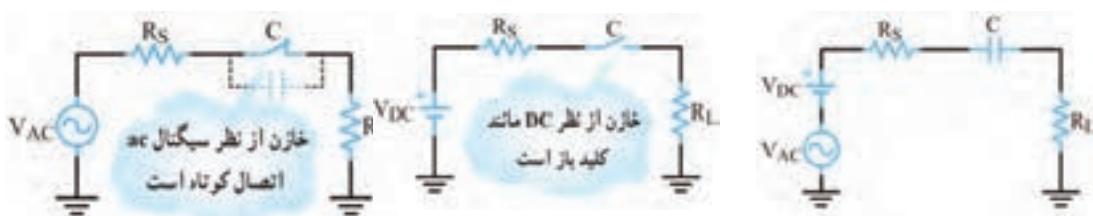

شکل ۱۰-۳ مدار ساده با خازن کوپلaz

شکل ۱۰-۲ خازن در برابر سیگنال DC


شکل ۱۰-۱ مدار ساده با خازن کوپلaz

فعالیت




تحقيق کنید که برای پذیرفتن حالت اتصال کوتاه خازن در جریان متناوب، چه رابطه‌ای باید بین مقادیر X_C ، R_L یا R_S برقرار باشد.


□ شکل الف و ب - ۱۰-۴ خازن بای‌پس را در یک تقویت‌کننده بایاس سرخود و یک مدار ساده نشان می‌دهد. برخلاف خازن کوپلaz که با بارسی از عبور سیگنال متناوب از R_L و هدایت آن از طریق خازن به زمین است. این مدار ساده، جلوگیری از عبور سیگنال متناوب از R_L و هدایت آن از طریق خازن به زمین است. در این مدار نیز از نظر DC خازن مانند کلید باز عمل می‌کند. بنابراین ولتاژ DC دو سر R_L ثابت باقی می‌ماند. شکل ۱۰-۵ رفتار خازن را در مقابل سیگنال DC نشان می‌دهد.

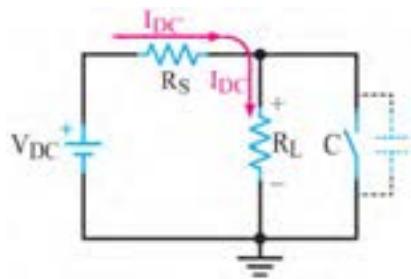

شکل ۱۰-۵- خازن بای پاس در مقابله سیگنال DC

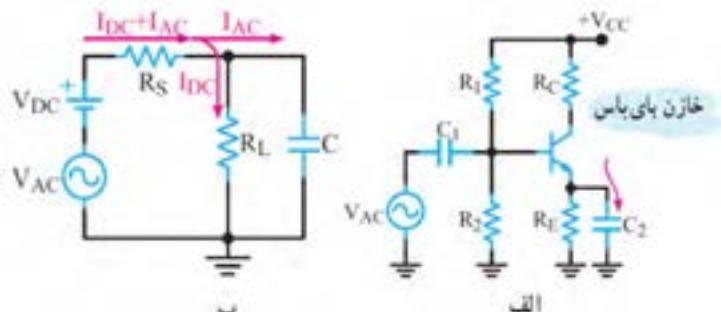

شکل ۱۰-۴

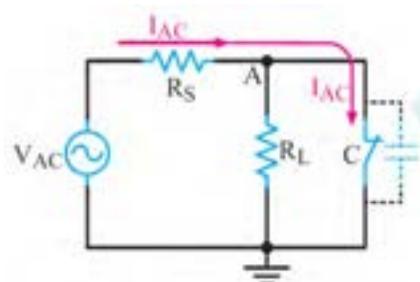


شکل ۱۰-۶- خازن C در مقابله جریان ac مانند اتصال کوتاه عمل می کند.

در سیگنال AC، ظرفیت خازن C باید طوری محاسبه شود که در حداقل فرکانس کار به صورت اتصال کوتاه عمل کند، در نتیجه نقطه A از نظر سیگنال AC مطابق شکل ۱۰-۶ به زمین اتصال کوتاه می شود. در این حالت گوییم در نقطه A، زمین AC یا Ground ایجاد شده است.

همان طور که قبلاً گفتیم، عکس العمل سیم پیچ در مدار از رابطه $X_L = 2\pi f L$ محاسبه می شود. چون مقاومت اهمی سیم پیچ کم است، از آن صرف نظر می کنیم. بنابراین، مقاومت سیم پیچ در جریان DC

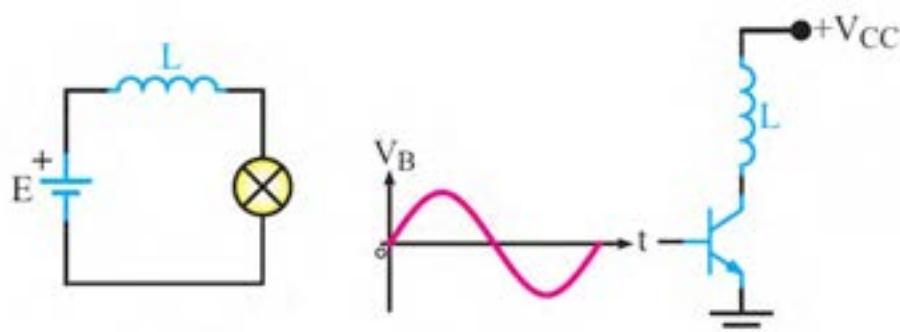
($f=0$) برابر صفر است. یعنی سیم پیچ در مقابله سیگنال DC به صورت اتصال کوتاه عمل می کند. شکل الف - ۱۰-۷ قسمتی از یک تقویت کننده را نشان می دهد که رانزیستور سری شده است. شکل ب - ۱۰-۷ یک لامپ را نشان می دهد که با سلف به صورت سری قرار دارد و در حالت DC روشن است.



الف - سیگنال متناوب با فرکانس f
ب - لامپ با وجود سلف در مدار روشن است.


شکل ۱۰-۷

بنابراین در جریان مستقیم (DC) سلف به صورت اتصال کوتاه عمل می‌کند و مدار معادل آن به صورت شکل ۱۰-۸ در می‌آید.

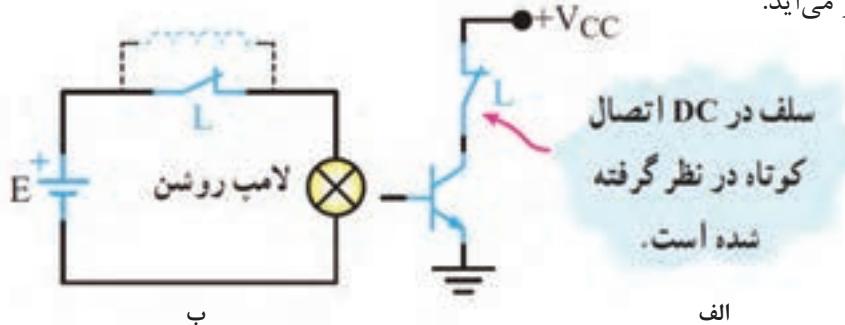

شکل ۱۰-۸- معادل سلف در DC


☒ سیم‌پیچ در مقابل سیگنال متناوب (AC) با فرکانس f دارای مقاومتی برابر با X_L است. با توجه به رابطه X_L , هر قدر فرکانس سیگنال متناوب بیشتر باشد، X_L نیز بزرگ‌تر می‌شود. در سیگنال متناوب سلف دارای مقاومت سلفی X_L است. شکل ۱۰-۹ سلف را به صورت مقاومت معادل در سیگنال AC نشان می‌دهد.

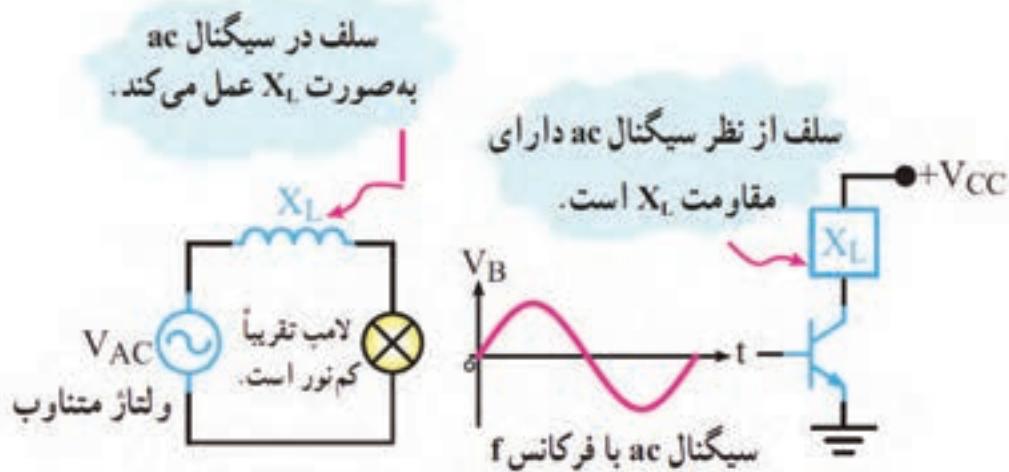

شکل ۱۰-۹- معادل سلف در سیگنال AC

☒ عکس العمل باتری در مدار:

- اگر باتری را ایده‌آل در نظر بگیریم و از مقاومت داخلی آن صرف‌نظر کنیم، از نظر DC به عنوان یک منبع ولتاژ ایده‌آل، با ولتاژی برابر با V_{DC} ، مدار را تغذیه می‌کند.
- از طرفی می‌دانیم در داخل باتری یک خازن با ظرفیت بالا وجود دارد، این خازن در سیگنال AC به صورت اتصال کوتاه در می‌آید و اصطلاحاً می‌گویند باتری ZMین AC Ground یا AC Ground شده است، شکل ۱۰-۱۰.
- در سیگنال متناوب در صورت برقراری شرایط (فرکانس مناسب) خازن‌ها تقریباً اتصال کوتاه می‌شوند. باتری نیز به دلیل داشتن خازن داخلی تقریباً اتصال کوتاه خواهد شد. شکل ب ۱۰-۱۰ مدار معادل تقویت‌کننده را در سیگنال متناوب نشان می‌دهد.

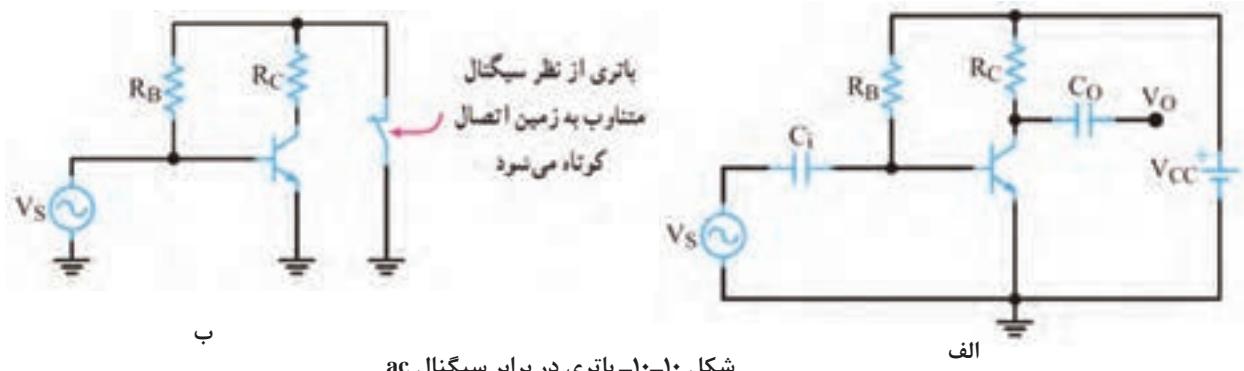

شکل ۱۰-۱۰- باتری در برابر سیگنال ac


نکات مهم در مدل‌سازی DC

- برای تعیین مدل ساده DC و AC یک مدار به نکات ویژه‌ای توجه داشته باشیم:
- خازن در جریان DC به صورت کلید باز و در جریان AC در صورت برقرار بودن شرایط، به صورت اتصال کوتاه (کلید بسته) در نظر گرفته می‌شود.
- سلف در جریان DC به صورت اتصال کوتاه (کلید بسته) دیده می‌شود و در جریان AC دارای مقاومت سلفی X_L است.
- در صورتی که فرکانس خیلی زیاد باشد و X_L خیلی زیاد شود، در این حالت می‌توان، سلف را به صورت مدار باز (کلید باز) در نظر گرفت.
- باتری در حالت DC تغییری نمی‌کند، ولی در حالت AC به صورت اتصال کوتاه دیده می‌شود.

پژوهش



تحقیق کنید چرا باتری در شرایط AC اتصال کوتاه دیده می‌شود؟

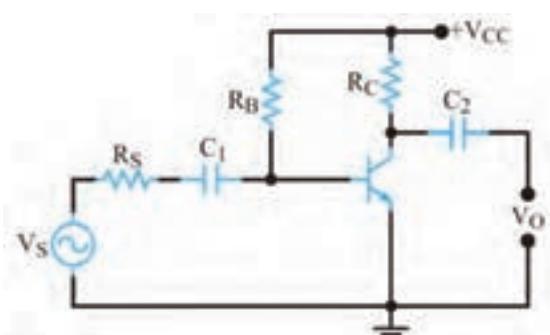

شکل ۱۰-۱۱

مثال ۱: در شکل ۱۰-۱۱ مطلوب است:

(الف) رسم مدار معادل ساده DC

(ب) رسم مدار معادل ساده AC


پاسخ:

(الف) مدار ساده معادل DC

در سیگنال DC خازن‌های مدار به صورت کلید باز هستند و باتری در جای خود قرار دارد. بنابراین اگر ولتاژ ورودی DC باشد، خازن کوپلائز به صورت اتصال باز عمل می‌کند، شکل ۱۰-۱۲.


(ب) مدار ساده معادل AC

در سیگنال متاتاب خازن‌ها در مدار تقریباً به صورت اتصال کوتاه هستند و باتری نیز به دلیل داشتن خازن داخلی به زمین الکتریکی اتصال دارد. شکل ۱۰-۱۳ مدار معادل AC ساده را نشان می‌دهد. با توجه

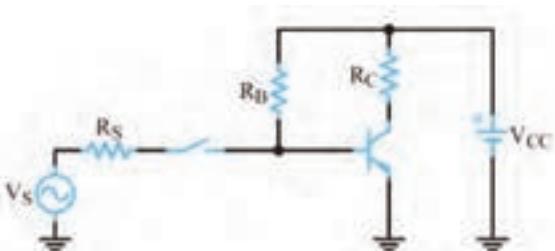


شکل ۱۰-۱۲- مدار معادل DC مثال ۱

به شکل ۱۰-۱۳ مشاهده می‌شود که انتهای بالای مقاومت‌های R_B و R_C از طریق ظرفیت خازنی داخل باتری به زمین متصل شده‌اند.
لذا می‌توان مدار را به صورت شکل ۱۰-۱۴ ترسیم نمود.

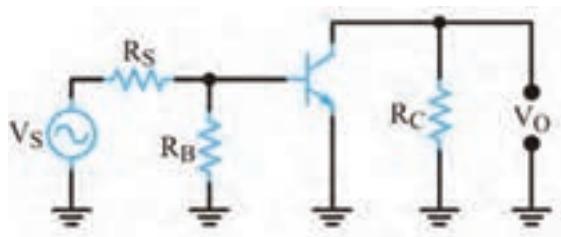

شکل ۱۰-۱۴- مدار معادل ac مثال ۱

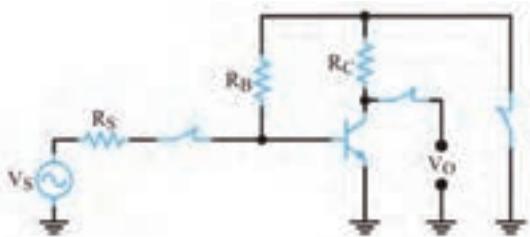

شکل ۱۰-۱۳- اتصال کوتاه خازن‌ها در مثال ۱


فعالیت در ساعت
غیر درسی



با توجه به شکل ۱۰-۱۵ مطلوب است:

الف) رسم مدار ساده معادل DC

ب) رسم مدار ساده معادل AC

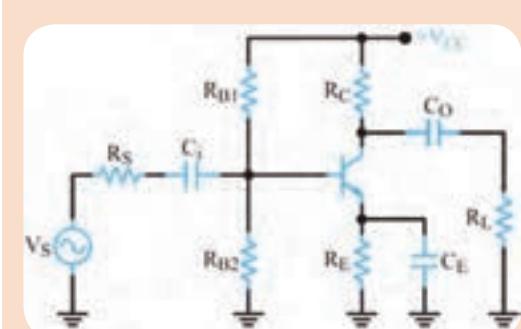

شکل ۱۰-۱۵

۱۰-۲- فیدبک در تقویت کننده‌ها


■ نقش فیدبک در تقویت کننده ترانزیستوری

☒ وقتی تقویت کننده‌ای را در نقطه کار معینی طراحی می‌کنیم، باید نقطه کار، ضریب تقویت، مقاومت ورودی، مقاومت خروجی و سایر مشخصات آن ثابت بماند و تغییر نکند.

☒ اگر مقدار هر یک از مقاومت‌های مدار یا مشخصات ترانزیستور تغییر کند یا ترانزیستور تعویض شود، چون مشخصات قطعه تغییر یافته با قطعه قبلی انطباق کامل ندارد، ممکن است باعث تغییر در نقطه کار، مشخصات ورودی و خروجی مدار شود.

☒ همچنین عوامل دیگری مانند حرارت و عوامل غیر قابل کنترل در محیط بر نقطه کار تأثیر می‌گذارند و مشخصات ورودی و خروجی مدار را تغییر می‌دهند.

☒ این تغییرات به طور طبیعی نامطلوب هستند.

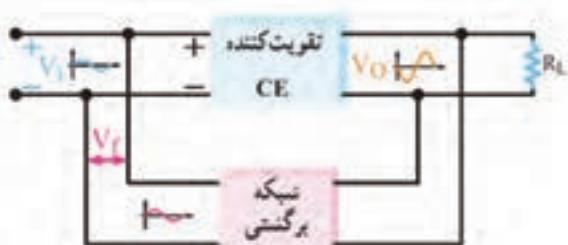

شکل ۱۰-۱۶- بلوک دیاگرام تقویت‌کننده با فیدبک

☒ برای ثابت ماندن مشخصات تقویت‌کننده و تنظیم
برخی مشخصات از عاملی به نام فیدبک (Feed
(back) یا بازخورد یا پس خوران استفاده می‌شود.

☒ فیدبک عبارت از انتقال قسمتی از انرژی خروجی
(ولتاژ یا جریان) به ورودی مدار است.

☒ به عبارت دیگر، اگر قسمتی از انرژی خروجی مدار
به ورودی آن انتقال داده شود، در مدار فیدبک ایجاد

می‌شود. در شکل ۱۰-۱۶-۱ بلوک دیاگرام تقویت‌کننده با مدار فیدبک را مشاهده می‌کنید.

☒ در شکل ۱۰-۱۶-۱ شبکه فیدبک با خروجی مدار موازی شده است و کسری از ولتاژ خروجی مدار را به ورودی
تقویت‌کننده بر می‌گرداند.

☒ ولتاژی که به ورودی تقویت‌کننده بر می‌گردد در هر لحظه با ولتاژ ورودی تقویت‌کننده جمع جبری می‌شود.

☒ انواع فیدبک

انتقال انرژی از خروجی تقویت‌کننده به ورودی آن
به دو صورت فیدبک مثبت و منفی صورت می‌گیرد.

☒ **فیدبک مثبت:** اگر ولتاژ برگشتی از خروجی
تقویت‌کننده با ولتاژ ورودی آن کاملاً هم فاز باشد،
فیدبک از نوع مثبت است.

☒ در این حالت چون ولتاژ‌های ورودی و خروجی هم فاز
هستند، ولتاژ ورودی تقویت‌کننده افزایش می‌یابد.

☒ افزایش ولتاژ ورودی، ولتاژ خروجی تقویت‌کننده را نیز افزایش می‌دهد.

☒ به این نوع فیدبک که منجر به افزایش دامنه ولتاژ خروجی تقویت‌کننده می‌شود، فیدبک مثبت می‌گویند.

☒ شکل ۱۰-۱۷-۱ بلوک دیاگرام فیدبک مثبت را نشان می‌دهد.

☒ فیدبک مثبت مدار تقویت‌کننده را ناپایدار می‌کند و در صورت وجود شرایط، آن را به نوسان در می‌آورد.

☒ **فیدبک منفی:** اگر ولتاژ برگشتی مدار با ولتاژ ورودی
تقویت‌کننده هم فاز نباشد و با آن 180° اختلاف فاز داشته
باشد فیدبک منفی به وجود می‌آید.

☒ در این حالت ولتاژ فیدبک، به دلیل داشتن 180° درجه
اختلاف فاز با ولتاژ ورودی تقویت‌کننده، مقدار ولتاژ
ورودی را کاهش می‌دهد و باعث کم شدن ولتاژ خروجی
می‌شود. این نوع فیدبک را فیدبک منفی می‌گویند.

☒ برای پایداری تقویت‌کننده‌ها از فیدبک منفی استفاده
می‌کنند.



شکل ۱۰-۱۸- بلوک دیاگرام تقویت‌کننده با فیدبک منفی


☒ برای پایداری تقویت‌کننده‌ها از فیدبک منفی استفاده

می‌کنند.

☒ شکل ۱۰-۱۸-۱ بلوک دیاگرام تقویت‌کننده با فیدبک منفی را نشان می‌دهد.

■ کاربرد فیدبک مثبت و منفی در مدارهای الکترونیکی:

یکی از کاربردهای فیدبک مثبت در نوسان‌سازی است.

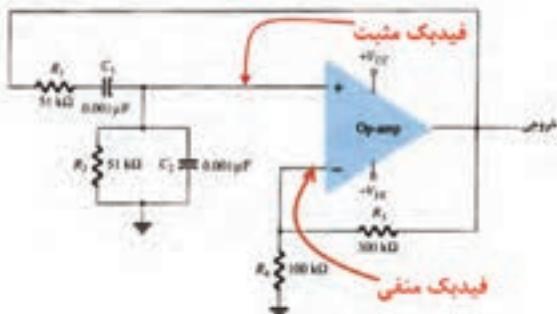

شکل ۱۰-۱۹ - نوسان‌ساز پل وین

☒ نوسان‌ساز پل وین (Wein Bridge Oscillator) از یک تقویت‌کننده و شبکه برگشتی RC تشکیل می‌شود، شکل ۱۰-۱۹. این نوسان‌ساز یکی از مدارهای الکترونیکی است که همزمان دو فیدبک مثبت و منفی در مدار آن وجود دارد.

☒ فیدبک منفی توسط مقاومت‌های R_3 و C_3 ایجاد می‌شود، این مقاومت‌ها بهره مدار تقویت‌کننده رانیز تأمین می‌کنند.

☒ فیدبک مثبت که توسط مدار RC برقرار می‌شود،

بین سیگنال ورودی و خروجی شبکه برگشتی صفر درجه اختلاف فاز ایجاد می‌کند و شبکه برگشتی $\frac{1}{3}$ مرتبه سیگنال ورودی خود را تضعیف می‌کند.

۷ اگر $A_V = 3$ باشد، بنا بر اصل بارک‌هاوزن، نوسان‌های پایدار به وجود می‌آید. زیرا حاصل ضرب بهره ولتاژ تقویت‌کننده (A_v) در ضریب بهره ولتاژ مدار فیدبک (B_v) برابر یک می‌شود، $1 \times A_V = 3 \times \frac{1}{3} = 1$.

برای تولید نوسان پایدار در مدار باید سه شرط $A_V \cdot B_V = 1$ (اصل بارک‌هاوزن)، فیدبک مثبت و مدار تولیدکننده نوسان وجود داشته باشد.

نکته مهم




نقش R_E به عنوان عامل فیدبک منفی

در شکل الف - ۱۰-۲۰ یک تقویت‌کننده با فیدبک منفی نشان داده شده است. ولتاژ دوسر R_E همان ولتاژ فیدبک (V_f) است. وجود مقاومت R_E باعث ایجاد فیدبک منفی در مدار می‌شود و بهره را کاهش می‌دهد.

توجه داشته باشید که فیدبک منفی، امپدانس ورودی تقویت‌کننده را افزایش می‌دهد.

برای خنثی سازی اثر R_E در سیگنال AC، خازنی را مطابق شکل ب - ۱۰-۲۰ با R_E موازی می‌کنند. این خازن یک خازن بای‌پاس است که هنگام عبور سیگنال AC به صورت اتصال کوتاه عمل می‌کند و اثر مقاومت R_E را از بین می‌برد و مانع ایجاد فیدبک منفی در حالت AC می‌شود. با بای‌پاس شدن مقاومت R_E ، فیدبک AC حذف و بهره ولتاژ تقویت‌کننده افزایش می‌یابد. همچنین امپدانس ورودی تقویت‌کننده کاهش می‌یابد.

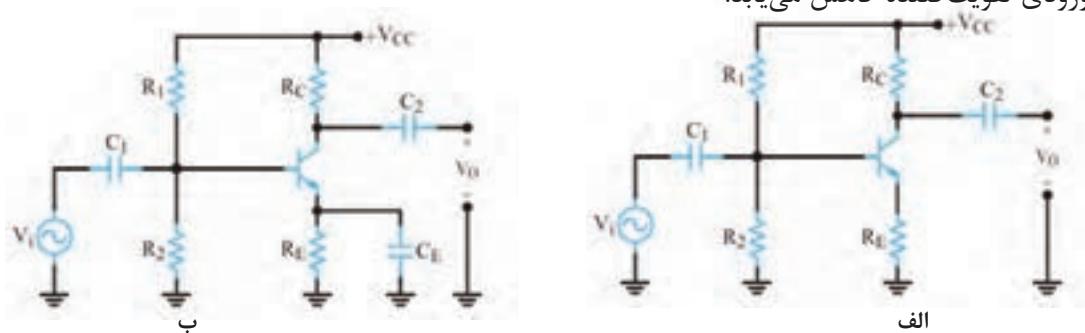

شکل ۱۰-۲۰ - تقویت‌کننده با فیدبک منفی



افزایش حرارت و جریان نشتی از مواردی است که تغییر آن باعث جابه جایی نقطه کار می‌شود. در رابطه با نقش R_E در چگونگی کنترل و پایداری نقطه کار به عنوان فیدبک منفی تحقیق کنید و نتیجه آن را در قالب گزارش به کلاس ارائه دهید.

محاسبه مقدار ظرفیت خازن با پاس:


☒ برای آنکه خازن با پاس بتواند در مقابل سیگنال AC به صورت اتصال کوتاه عمل کند، باید ظرفیت آن را بزرگ انتخاب کنند.

☒ توجه به این که ممکن است در سیگنال ورودی تقویت کننده طیفی از فرکانس وجود داشته باشد، باید مقدار حداقل ظرفیت خازن با پاس مورد نیاز به طور دقیق انتخاب شود. بنابراین برای محاسبه مقدار ظرفیت خازن با پاس، رابطه مقدار راکتانس خازنی (X_C) را برای کمترین فرکانس ورودی می‌نویسیم:
$$X_C = \frac{1}{2\pi f_{\min} C}$$

☒ مقدار راکتانس خازنی باید خیلی کوچک‌تر از R_E باشد تا بتوان خازن با پاس را اتصال کوتاه در نظر گرفت.

$$\frac{1}{2\pi f_{\min} C_E} \leq \frac{R_E}{10} \quad \text{یا} \quad X_C \leq \frac{R_E}{10}$$

مثال ۲: در تقویت کننده شکل ۱۰-۲۱ اگر فرکانس سیگنال متناوب ورودی از ۵۰۰ هرتز تا ۷ کیلوهرتز تغییر کند، ظرفیت خازن C_E را چقدر انتخاب کنیم تا در مقابل سیگنال AC به درستی با پاس شود؟

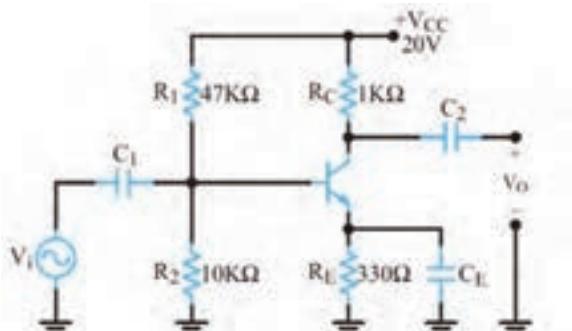


شکل ۱۰-۲۱- تقویت کننده

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi f_{\min} C_E} &\leq \frac{R_E}{10} \\ C_E &\geq \frac{1}{2\pi f_{\min} R_E} \\ C_E &\geq \frac{1}{2 \times 3 / 14 \times 500 \times 330} \\ C_E &\geq 9 / 65 \mu F \end{aligned}$$


خازن مناسب خازنی است که مقدار ظرفیت آن برابر $10 \mu F$ یا بزرگ‌تر باشد.

■ تحلیل تقویت کننده امیتر مشترک

☒ تقویت کننده امیتر مشترک، بیشترین کاربرد در انواع تقویت کننده‌ها را دارد. در شکل ۱۰-۲۲ یک تقویت کننده امیتر مشترک با بایاس سرخود را مشاهده می‌کنید.

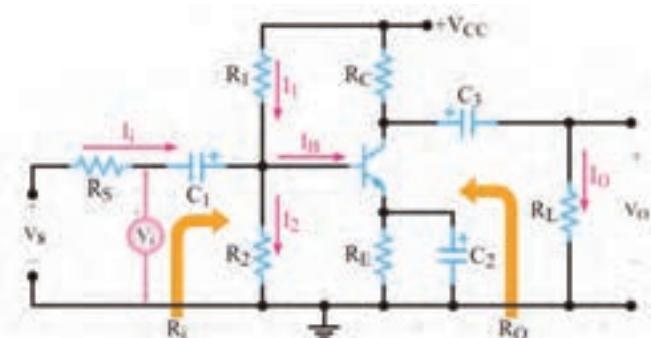

شکل ۱۰-۲۲- تقویت کننده امیتر مشترک

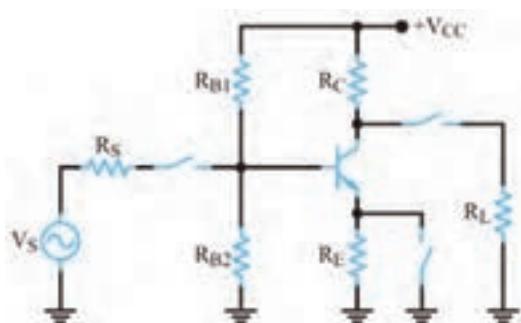

شکل ۱۰-۲۳- مدار معادل DC تقویت‌کننده امیتر مشترک


☒ مدار معادل ساده DC و AC تقویت‌کننده امیتر مشترک: در شکل ۱۰-۲۳ ۱۰-۲۴ مدار ساده معادل DC تقویت‌کننده امیتر مشترک و در شکل‌های ۱۰-۲۴ و ۱۰-۲۵ مدار معادل AC تقویت‌کننده امیتر مشترک را مشاهده می‌کنید.

بارش فکری



■ مدار شکل ۱۰-۲۴ را بررسی کنید. به چه دلیل این مدار، مدار معادل AC تقویت‌کننده امیتر مشترک است؟ نتایج را جمع‌بندی کنید و به خوبی فرا بگیرید.

■ مدار شکل ۱۰-۲۵ را بررسی کنید. به چه دلیل این مدار، مدار معادل AC تقویت‌کننده امیتر مشترک است؟

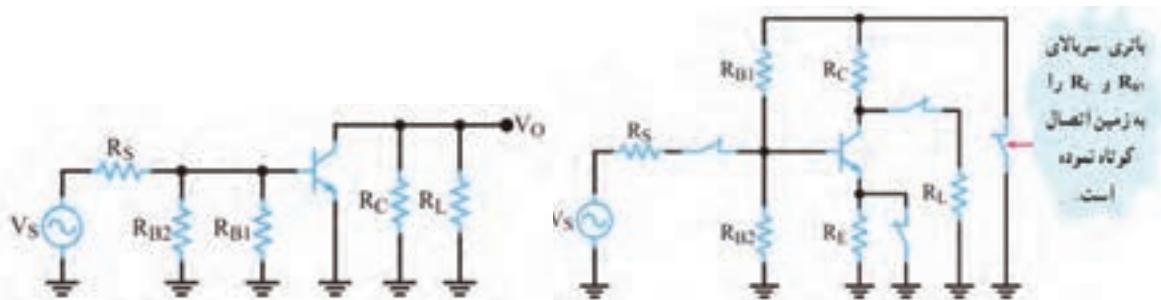

شکل ۱۰-۲۵- مدار معادل ac تقویت‌کننده امیتر مشترک

☒ بهره جریان:

در تقویت‌کننده امیتر مشترک جریان ورودی ترانزیستور، جریان بیس و جریان خروجی ترانزیستور، جریان کلکتور است. همان‌طور که قبلاً گفته شد، جریان کلکتور، چندین برابر جریان بیس است، بنابراین مدار تقویت‌کننده امیتر مشترک، جریان را تقویت می‌کند. نسبت جریان خروجی به جریان ورودی را بهره جریان می‌گویند و آن را با حرف A_i نشان می‌دهند.

$$A_i = \frac{I_o}{I_i}$$


$$A_i = \frac{I_c}{I_b} = \beta$$

بهره جریان ترانزیستور در آرایش امیتر مشترک برابر است با:

حرف β را برای بهره جریان DC به کار می‌برند. در جریان متناوب، برای بدست آوردن بهره جریان از پارامتر دیگری به نام h_{fe} استفاده می‌شود که مقدار آن از رابطه زیر بدست می‌آید.

$$h_{fe} = \frac{\Delta I_c}{\Delta I_b}$$

در بسیاری موارد مقدار h_{fe} تقریباً با مقدار β برابر می‌شود.

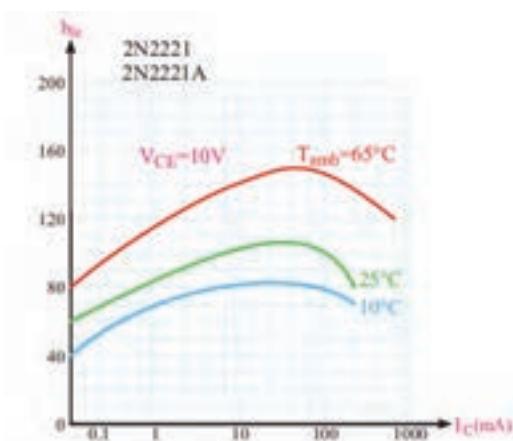

شکل ۱۰-۲۶- منحنی تغییرات h_{fe} بر حسب I_c در سه درجه حرارت

از طریق بارش فکری، رفتار منحنی‌های شکل ۱۰-۲۶ را مورد بررسی قرار دهید و جمع‌بندی کنید. نتیجه جمع‌بندی را به صورت یک گزارش ثبت کنید و به خاطر بسپارید.

بارش فکری



بهره ولتاژ: اگر به ورودی تقویت‌کننده امیتر مشترک ولتاژ متنابوی اعمال کنیم با توجه به محدودیت V_{BE} ، تغییرات ولتاژ ورودی یعنی تغییرات ولتاژ بیس امیتر محدود و با دامنه کم است. اما ولتاژ متنابوی خروجی که همان تغییرات ولتاژ کلکتور امیتر است، دامنه زیادی دارد. لذا تقویت‌کننده امیتر مشترک ولتاژ را نیز تقویت می‌کند و بهره ولتاژ آن زیاد است.


اختلاف فاز بین ولتاژ ورودی و خروجی:

- جریان ورودی و جریان خروجی در تقویت‌کننده امیتر مشترک، هم فازند، زیرا با افزایش جریان بیس (جریان ورودی) جریان کلکتور (جریان خروجی) نیز افزایش می‌یابد.
- اما ولتاژ ورودی و خروجی در تقویت‌کننده امیتر مشترک به اندازه ۱۸۰ درجه با یکدیگر اختلاف فاز دارند. زیرا با افزایش ولتاژ ورودی، جریان خروجی افزایش می‌یابد و مقدار V_{CE} را که همان ولتاژ خروجی است کاهش می‌دهد.
- عکس این روند نیز صادق است، یعنی با کاهش ولتاژ ورودی، ولتاژ خروجی افزایش می‌یابد.

مقاومت ورودی:

برای تعیین مقاومت ورودی، باید مقادیر جریان و ولتاژ ورودی را داشته باشیم.

□ با توجه به شکل ۱۰-۲۷ جریان ورودی I_i و ولتاژ ورودی V_i است. مقاومت ورودی، از تقسیم ولتاژ ورودی

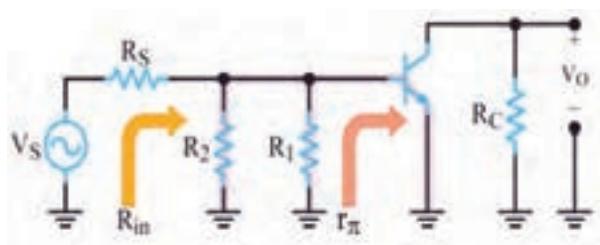

شکل ۱۰-۲۷- مدار ساده معادل ac تقویت‌کننده امیتر مشترک

به جریان ورودی به دست می‌آید. $R_{in} = \frac{V_i}{I_i}$ به مدار ساده معادل AC تقویت‌کننده شکل ۱۰-۲۸ توجه کنید.

مقاومت ورودی از سه مقاومت موازی R_2 , R_1 و مقاومت دیود بیس امیتر ترانزیستور (r_π) تشکیل می‌شود.
 $R_{in} = R_1 \parallel R_2 \parallel r_\pi$

در صورتی که مقاومت معادل r_π در مقایسه با βr_π زیاد باشد مقاومت ورودی به سوی مقاومت r_π که مقدار آن کوچک است می‌کند.

اگر I_C یا I_E ترانزیستور مشخص باشد، هدایت انتقالی ترانزیستور از رابطه $\frac{I_C}{26mV} = \frac{I_E}{26mV}$ و r_π مقاومت دیود بیس امیتر در حالت AC از رابطه $r_\pi = \frac{\beta}{g_m}$ به دست می‌آید.

توجه




درباره r_π و مقدار آن در مدارهای مختلف تقویت‌کننده تحقیق کنید و نتیجه را در قالب یک گزارش ارائه دهید.

توجه



☒ مقاومت خروجی:

☒ در شکل ۱۰-۲۸ به مدار ساده معادل AC تقویت‌کننده امیتر مشترک، از دید خروجی توجه کنید. همان‌طور که مشاهده می‌شود مقاومت خروجی از موازی شدن دو مقاومت R_C و مقاومت داخلی کلکتور امیتر ترانزیستور به دست می‌آید.

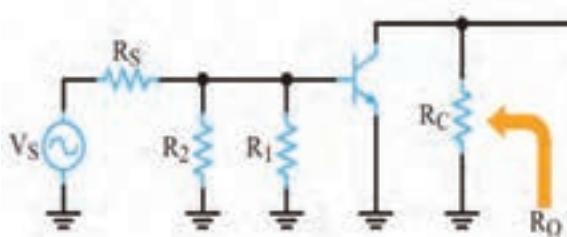

شکل ۱۰-۲۸- مدار ساده معادل ac تقویت‌کننده امیتر مشترک

☒ چون دیود کلکتور بیس در بایاس مخالف قرار دارد، بنابراین مقاومتی که از کلکتور امیتر دیده می‌شود بسیار بزرگ است.


☒ هنگامی که مقاومت بسیار بزرگ کلکتور امیتر با R_C (بار) موازی می‌شود، مقاومت معادل (مقاومت خروجی) به سمت مقاومت R_C می‌خواهد کرد.

☒ مقدار مقاومت R_C در مقایسه با مقاومت کلکتور امیتر در حد متوسط قرار دارد. مقاومت خروجی را با R_O نمایش می‌دهند.

تحقیق کنید



در رابطه با چگونگی اندازه‌گیری عملی مقاومت خروجی یک تقویت‌کننده تحقیق کنید و نتیجه را در قالب یک گزارش ارائه دهید.

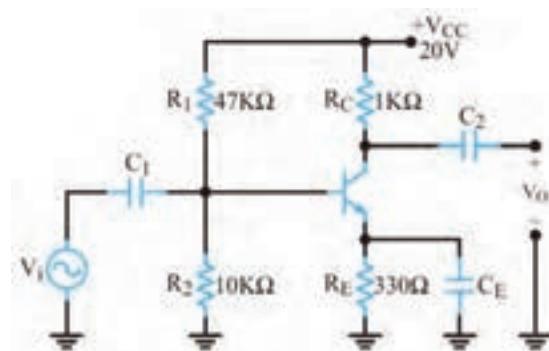

شکل ۱۰-۲۹- تقویت‌کننده امیتر مشترک

مثال ۳: در تقویت‌کننده شکل ۱۰-۲۹ با فرض $r_\pi = 1k\Omega$ و $\beta = 350$ باشد مقادیر R_{in} و R_O تقویت‌کننده را به دست آورید.

$$R_{in} = R_s \| R_2 \| r_\pi = 47k \| 10k \| 1k = 891\Omega$$

$$R_O \equiv R_C = 1k\Omega$$

الگوی پرسش:

- ۱- یک نمونه تقویت‌کننده بیس مشترک و یک نمونه تقویت‌کننده کلکتور مشترک توسط هنرآموز ارائه می‌شود و هنرجویان اقدام به ترسیم مدار معادل DC آن می‌نمایند.
- ۲- در صورتی که در یک نوسان‌ساز ضریب تقویت ولتاژ برابر ۹ باشد ضریب تقویت شبکه برگشتی چقدر باشد تا مدار به نوسان خود ادامه دهد؟

■ بیان بهرهٔ یک تقویت‌کننده بر حسب دسی بل (Decibel):

با توجه به مبحث ریاضی خوانده شده درباره لگاریتم، در رابطه با این موضوع که میزان شنوایی گوش انسان با شدت صدا تناسب لگاریتمی دارد، در رسانه‌های مختلف مرتبط جست‌وجو کنید و نتایج را پس از جمع‌آوری به صورت پاورپوینت ارائه دهید.

☒ میزان تقویت‌کننده یک دستگاه تقویت‌کننده را به صورت لگاریتمی بیان می‌کنند. به شکل ۱۰-۳۰ که بلوک دیاگرام یک تقویت‌کننده است توجه کنید.


☒ در این شکل توان داده شده به یک تقویت‌کننده را برابر P_{in} و توانی را که از آن گرفته می‌شود برابر P_{out}

فرض کنیم، طبق تعریف مبنای ده برابر لگاریتم

اعشاری نسبت $\frac{P_{out}}{P_{in}}$ را ضریب تقویت بر حسب دسی بل می‌نامیم. این موضوع با رابطه لگاریتمی زیر بیان می‌شود.

$$A_p(\text{dB}) = 10 \log \frac{P_{out}}{P_{in}}$$

شكل ۱۰-۳۰- بلوک دیاگرام تقویت‌کننده

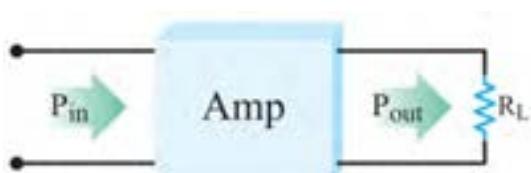

مثال ۴: در صورتی که توان وارد شده به شبکه شکل ۱۰-۳۱ برابر یک وات و توان دریافتی از آن مساوی ۲ وات باشد، بهره قدرت این تقویت‌کننده چند دسی بل می‌شود؟ پاسخ: ابتدا A_p را محاسبه می‌کنیم.

$$A_p = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{2\text{W}}{1\text{W}} = 2$$

مقدار A_p را در رابطه لگاریتمی دسی بل قرار می‌دهیم.


$$A_p(\text{db}) = 10 \log \frac{P_{out}}{P_{in}} = 10 \log 2$$

$$A_p(\text{db}) = 10 \log 2$$

$10 \log 2 = 3.0103$ است که برای سادگی محاسبات آن را برابر با 3.0103 در نظر می‌گیریم و مقدار A_p را بر حسب دسی بل محاسبه می‌کنیم.



در رابطه با چگونگی محاسبه ضریب تقویت توان بر حسب بهرهٔ ولتاژ تحقیق کنید و نتیجه را در قالب گزارش ارائه دهید.

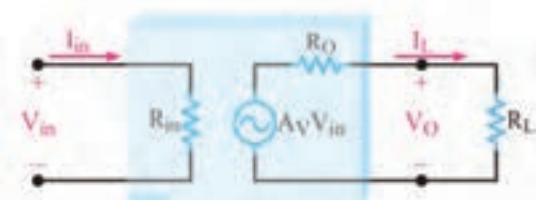


شکل ۱۰-۳۱- مدل الکتریکی تقویت‌کننده

راهنمایی: هر تقویت‌کننده با ضریب بهرهٔ ولتاژ A_V را می‌توان از درگاه ورودی معادل R_{in} و از درگاه خروجی معادل یک منبع ولتاژ و یک مقاومت سری با منبع در نظر گرفت که همان معادل تونن است. در این مدارها بهرهٔ توان بر حسب dB را می‌توان براساس ولتاژ ورودی و خروجی شبکه بیان نمود. شکل ۱۰-۳۱ امدل الکتریکی یک تقویت‌کننده را نشان می‌دهد.

■ پاسخ فرکانسی تقویت‌کننده‌ها


اگر ولتاژ ورودی یک تقویت‌کننده را سیگنالی با فرکانس ثابت، به صورت $V_i = V_m \sin \omega t$ در نظر بگیریم با چنین فرضی، شکل ولتاژ ظاهر شده در خروجی آن نیز شبیه شکل موج ورودی و تنها با دامنه‌ای متفاوت است.

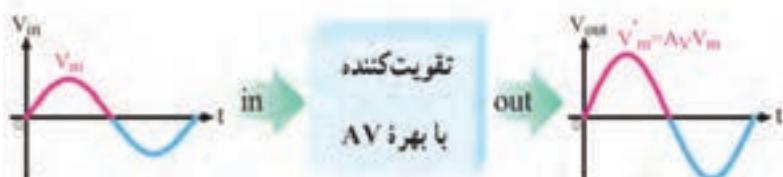

شکل ۱۰-۳۲- مدل بلوکی تقویت‌کننده

یعنی: $V_o = V'_m \sin \omega t$ که در آن $V'_m = A_V V_m$ است.

شکل ۱۰-۳۲ نمای بلوکی تقویت‌کننده و ولتاژ ورودی و خروجی آن را نشان می‌دهد. در شکل ۱۰-۳۳ منحنی پاسخ فرکانسی یک تقویت‌کننده رسم شده است. در این شکل بهرهٔ تقویت‌کننده، در حالت انتقال بدون تضعیف برابر با یک فرض شده است. منحنی از دو ناحیه کاملاً متفاوت تشکیل می‌شود.

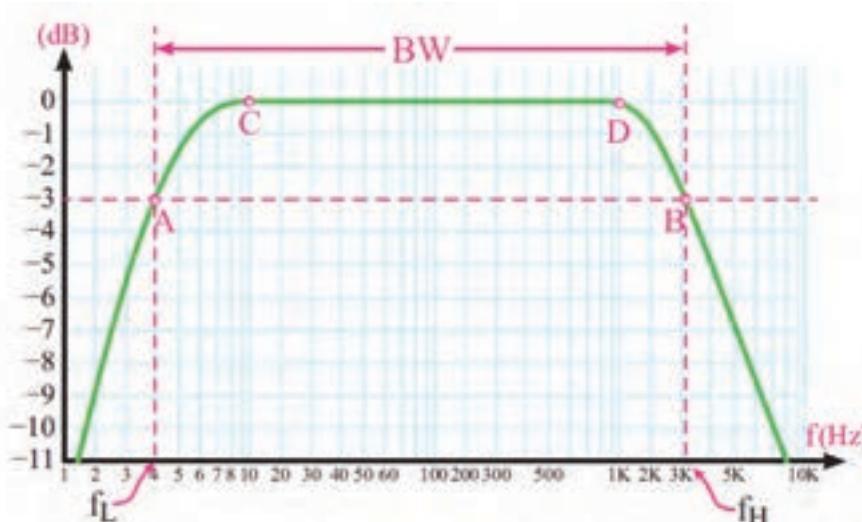

شکل ۱۰-۳۳- متحنی پاسخ فرکانسی یک تقویت‌کننده نمونه

ناحیه CD که کلیه فرکانس‌های واقع در این محدوده به یک نسبت تقویت می‌شوند. در نواحی سمت چپ نقطه C و سمت راست نقطه D میزان تقویت کاهش می‌یابد و سیر نزولی را طی می‌کند.

الگوی پرسش:

- ۱- انواع فیدبک را نام ببرید. مقاومت امیتر در تقویت کننده امیتر مشترک چه نوع فیدبکی است؟ چرا؟
- ۲- در صورتی که مقاومت امیتر یک تقویت کننده ۲۲۰ اهم و فرکانس مدار از ۱۰۰۰ هرتز تا ۱۰۰۰۰ هرتز تغییر کند، خازن بای پاس مناسب را برای آن محاسبه کنید.
- ۳- تفاوت خازن بای پاس و کوپلاز و نقش آنها را در تقویت کننده شرح دهید.

تعريف باند مفید و فرکانس قطع: محدوده‌ای از طیف فرکانس در تقویت کننده که در آن ضریب تقویت، تغییر محسوسی نمی‌کند را باند مفید فرکانس آن تقویت کننده می‌نامند.


در شکل ۱۰-۳۳-۱۰ این باند بین دو نقطه A و B واقع شده است. فرکانس متناظر با نقطه A را فرکانس قطع پایین و فرکانس متناظر با نقطه B را فرکانس قطع بالای تقویت کننده می‌گوییم.

طبق تعريف، فرکانس قطع به فرکانسی گفته می‌شود که در آن بهره توان تقویت کننده به نصف مقدار طبیعی خود کاهش می‌یابد؛ به عبارت دیگر 3dB افت می‌کند.

۱۰-۳- تقویت کننده‌های چند طبقه

اگر n طبقه تقویت کننده با بهره ولتاژ $A_{V1}, A_{V2}, \dots, A_{Vn}$ و بهره جریان $A_{i1}, A_{i2}, \dots, A_{in}$ طبق شکل ۱۰-۳۴ پشت سر هم قرار گیرند، یک تقویت کننده n طبقه به دست می‌آید.


با توجه به اختلاف بین سیگنال‌های ورودی و خروجی تقویت کننده‌ها، بهره ولتاژ و بهره جریان کل تقویت کننده از روابط زیر محاسبه می‌شود.

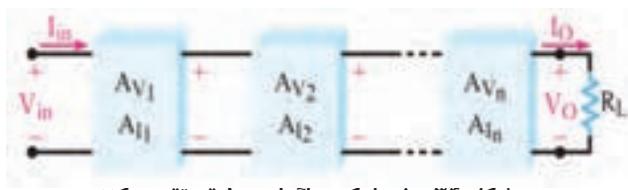

شکل ۱۰-۳۴- بلوک دیاگرام n طبقه تقویت کننده

$$A_{VT} = \frac{V_o}{V_{in}} = \pm A_{V1} A_{V2} \dots A_{Vn}$$

$$A_{IT} = \frac{I_o}{I_{in}} = \pm A_{i1} A_{i2} \dots A_{in}$$

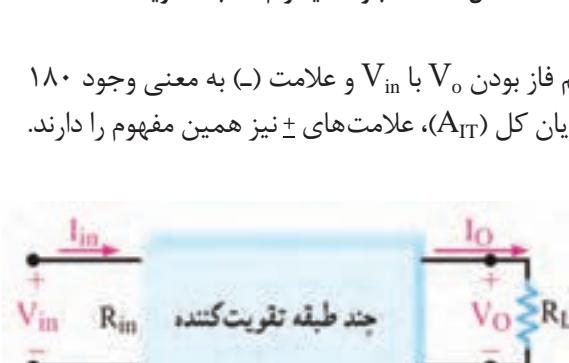

شکل ۱۰-۳۵- نمایش چند طبقه تقویت کننده در یک بلوک کلی

باید توجه داشت که در شکل ۱۰-۳۴ بهره ولتاژ (A_{VT}) و بهره جریان (A_I) برای هر طبقه در شرایطی در نظر گرفته شده است که همه طبقات به هم اتصال دارند به عبارت دیگر، A_V و A_I بیانگر میزان تقویت هر طبقه به طور مستقل نیست. بهره توان کل از حاصل ضرب بهره ولتاژ و بهره جریان به دست می‌آید.

$$A_{PT} = A_{VT} \times A_{IT}$$

برای اثبات رابطه بهره توان کل می‌توان دیاگرام چند طبقه تقویت‌کننده را به صورت یک بلوک کلی مانند شکل ۱۰-۳۵ در نظر گرفت.

در بلوک شکل ۱۰-۳۵ بهره توان کل از رابطه روبرو به دست می‌آید:

$$A_p = \frac{P_o}{P_{in}}$$

از آنجایی که $P_{in} = R_{in}I_{in}$ و $P_o = R_L I_o$ است، می‌توان نوشت:

$$A_p = \frac{P_o}{P_{in}} = \frac{R_L I_o}{R_{in} I_{in}} = \frac{R_L I_o}{R_{in} I_{in}} \times \frac{I_o}{I_{in}}$$

به جای مقادیر معادل آن یعنی V_o و V_{in} را قرار می‌دهیم. اگر در این معادله به جای $\frac{I_o}{I_{in}}$ و A_{VT} قرار داده شود رابطه بهره توان کل به صورت $A_p = A_{VT} \times A_{IT}$ به دست می‌آید.

تحقیق کنید



با مراجعه به منابع مختلف و سایتهاي اينترنتي تحقیق کنید که به چه دلیل میزان بهره طبقات تقویت کننده به صورت جداگانه و متصل به هم تفاوت دارد. نتیجه تحقیق خود را به کلاس ارائه دهید.

مثال ۵: با توجه به شکل ۱۰-۳۶ اگر V_{in} برابر 1mV باشد V_{o1} و V_{o2} را محاسبه کنید.
پاسخ: بهره ولتاژ طبقه اول از رابطه $A_{v1} = \frac{V_{o1}}{V_{in1}}$ به دست می‌آید. لذا $V_{o1} = A_{v1} \times V_{in1}$ است. به جای V_{in1} عدد گذاری می‌کنیم:

$$V_{o1} = (-40)(1\text{mV}) = -40\text{mV}$$

علامت (-) نشان می‌دهد که V_{o1} با V_{in} به اندازه 180° اختلاف فاز دارد. بهره ولتاژ طبقه دوم از رابطه $A_{v2} = \frac{V_{o2}}{V_{in2}}$ به دست می‌آید. رابطه را به صورت $V_{o2} = A_{v2} \times A_{in2}$ می‌نویسیم. چون V_{o1} برابر V_{in2} است به جای V_{in2} مقدار عددی V_{o1} را قرار می‌دهیم:

$$V_{o2} = (-40)(-50) = +2000\text{mV}$$


شکل ۱۰-۳۶- بلوک دیاگرام دو طبقه تقویت کننده

مقدار A_{VT} را از مقادیر V_{o2} و V_{in} محاسبه می‌کنیم.

$$A_{VT} = \frac{V_{o2}}{V_{in}} = \frac{2000}{1} = 2000$$

مرتبه

مقدار A_{VT} را از رابطه $A_{VT} = A_{v1} \times A_{v2}$ نیز می‌توان محاسبه نمود.

$$A_{VT} = (-40)(-50) = +2000$$

همان‌طور که مشاهده می‌شود A_{VT} علامت مثبت دارد یعنی ولتاژ خروجی با ولتاژ ورودی هم فاز است. تمرین: اگر A_{v1} برابر $+20$ و A_{v2} برابر -10 باشد A_{VT} را محاسبه کنید.

الگوی پرسش:


- ۱- در صورتی که در یک تقویت‌کننده سه طبقه، بهره ولتاژ طبقه اول ۵، بهره ولتاژ طبقه دوم ۱۰ و بهره ولتاژ طبقه سوم ۱۲ باشد مقدار A_{VT} را محاسبه کنید.
- ۲- در صورتی که به ورودی تقویت‌کننده سؤال ۱ ولتاژی با دامنه $1/5$ میلی ولت بدھیم، ولتاژ خروجی تقویت‌کننده را محاسبه کنید.
- ۳- فرمول بهره توان بر حسب دسیبل را بنویسید. اگر $P_{in} = 10 \text{ mW}$ و $P_o = 10 \text{ W}$ باشد، مقدار بهره توان را بر حسب دسی بل محاسبه کنید.

■ اتصال تقویت‌کننده‌ها به یکدیگر

برای انتقال سیگنال از یک طبقه تقویت‌کننده به طبقه دیگر باید دو طبقه را به یکدیگر اتصال دهیم. چگونگی اتصال دو طبقه تقویت‌کننده را به یکدیگر کوپلاز (Coupling) می‌گویند. اتصال بین طبقات به وسیله خازن، ترانسفورماتور یا به طور مستقیم امکان پذیر است. از این رو سه نوع کوپلاز خازنی، ترانسفورماتوری و مستقیم تعریف می‌شود.

■ محاسبات امپدانس در کوپلاز خازنی

☒ اگر دو یا چند طبقه تقویت‌کننده را به وسیله یک یا چند خازن به یکدیگر وصل کنیم می‌گوییم کوپلاز بین طبقات تقویت‌کننده به صورت خازنی است. تقویت‌کننده دو طبقه با کوپلاز خازنی و شکل موج نقاط مختلف آن در شکل ۱۰-۳۷ نشان داده شده است.

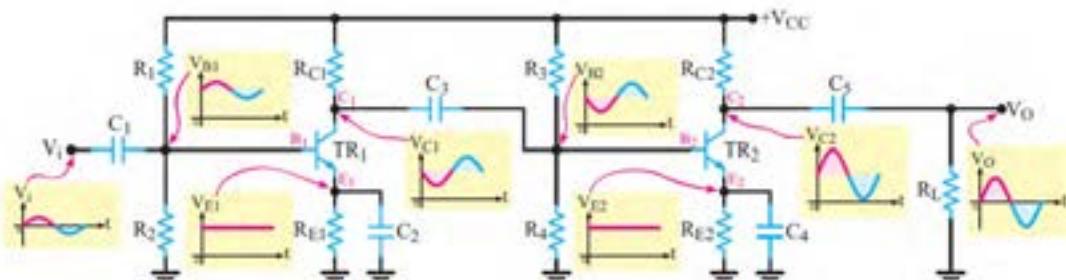


شکل ۱۰-۳۷- تقویت‌کننده دو طبقه با کوپلاز خازنی

☒ مدار معادل AC تقویت‌کننده با کوپلاز خازنی:


در رسم مدار معادل AC، کلیه خازن‌های مدار را به صورت اتصال کوتاه در نظر می‌گیریم و منبع تغذیه $+V_{CC}$ را به زمین الکتریکی وصل می‌کنیم. بنابراین مدار معادل AC تقویت‌کننده ۱۰-۳۷ به صورت شکل ۱۰-۳۸ در می‌آید. همان‌طور که مشاهده می‌شود در مدار معادل AC این تقویت‌کننده، مقاومت‌های بایاس R_1 و R_2 هم R_3 و R_4 باهم به صورت موازی در می‌آیند. در ضمن مقاومت بار (R_L) با مقاومت R_{C1}

به صورت موازی دیده می‌شود. توجه داشته باشید که مقاومت‌های بایاس R_3 و R_4 به عنوان مقاومت بار R_L با مقاومت R_{C1} به صورت موازی بسته شده است. به نظر می‌رسد که در این مدار منبع تغذیه وجود ندارد اما توجه داشته باشید که ترانزیستورها به عنوان یک منبع تغذیه وابسته عمل می‌کنند.

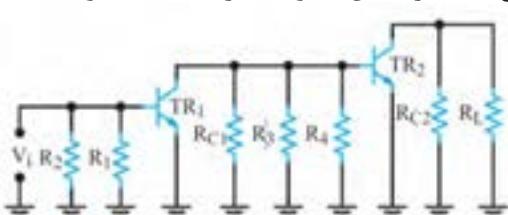

شکل ۱۰-۳۸- مدل ac تقویت‌کننده دو طبقه با کوپلاز خازنی

☒ محاسبه کمیت‌های Z_{in} و Z_{out} تقویت‌کننده دو طبقه با کوپلаз خازنی

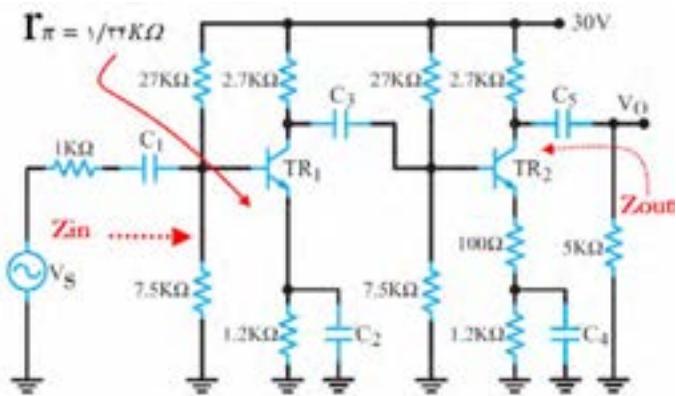

شکل ۱۰-۳۹ - تقویت‌کننده دو طبقه با کوپلاز خازنی

امپدانس ورودی تقویت‌کننده دو طبقه همان امپدانس ورودی طبقه اول است که را بطء آن برابر است با:

$$Z_{in} = R_1 \parallel R_2 \parallel r_{\pi_1}$$

امپدانس خروجی تقویت‌کننده از موازی شدن دو مقاومت R_{C2} و مقاومت داخلی کلکتور امیتر ترانزیستور دوم به دست می‌آید. مقاومتی که از کلکتور امیتر ترانزیستور دوم دیده می‌شود بسیار بزرگ است. هنگامی که مقاومت بسیار

بزرگ کلکتور امیتر با R_{C2} موازی می‌شود مقاومت معادل (مقاومت خروجی) به سمت مقاومت R_{C2} خواهد کرد.

مثال ۶: در تقویت‌کننده دو طبقه با کوپلاز خازنی شکل ۱۰-۳۹ امپدانس ورودی و خروجی را به دست آورید.

$$Z_{in} = R_1 \parallel R_2 \parallel r_{\pi_1}$$

$$Z_{in} = 27k \parallel 15k \parallel 1/34k \approx 1/1k\Omega$$

$$Z_{out} \approx R_{C2} = 1/7 k\Omega$$

۱۰-۴ - کاربرد فیلتر و تقویت‌کننده در نوسان‌سازها

■ در مورد انواع نوسان‌سازها و بخش‌های تشکیل‌دهنده مدار یک نوسان‌ساز و چگونگی ایجاد نوسان در پایه یاردهم توضیح لازم داده شد. در این واحد یادگیری، هدف بررسی نوع فیلتر در مدار نوسان‌ساز و فرمول تعیین فرکانس مدار و چگونگی محاسبه فرکانس در نوسان‌ساز است.


☒ کاربرد فیلتر و تقویت‌کننده در نوسان‌ساز RC (پل وین)

□ در مورد مدار فیدبک در مدار نوسان‌ساز پل وین که از نوع نوسان‌سازهای RC است، قبلًا توضیح داده شد. در این قسمت به محاسبه فرکانس نوسان مدار می‌پردازیم.

در مورد عملکرد مدار نوسان‌ساز پل وین تحقیق کنید و نتیجه را در قالب یک گزارش به صورت پاورپوینت ارائه دهید.

پژوهش



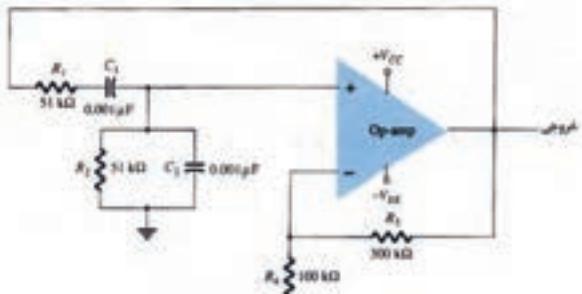

شکل ۱۰-۴۰- نوسان ساز پل وین

$f_o = \frac{1}{2\pi RC}$ با جایگزینی مقادیر R و C در رابطه $f_o = \frac{1}{2\pi RC}$ ، فرکانس نوسان را به دست می آوریم.

$$f_o = \frac{1}{2 \times 3 / 14 \times 51 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-9}}$$

$$f_o = 3122 / 27 \text{ Hz} = 3 / 12 \text{ KHz}$$


□ محاسبه فرکانس در نوسان ساز پل وین

مثال ۷: در مدار نوسان ساز پل وین شکل ۱۰-۴۰، فرکانس نوسان را محاسبه کنید.

پاسخ:

در مدار نوسان ساز پل وین، اگر $R_1 = R_2 = R$ و

$$f_o = \frac{1}{2\pi RC} \quad C_1 = C_2 = C \quad \text{محاسبه می شود.}$$

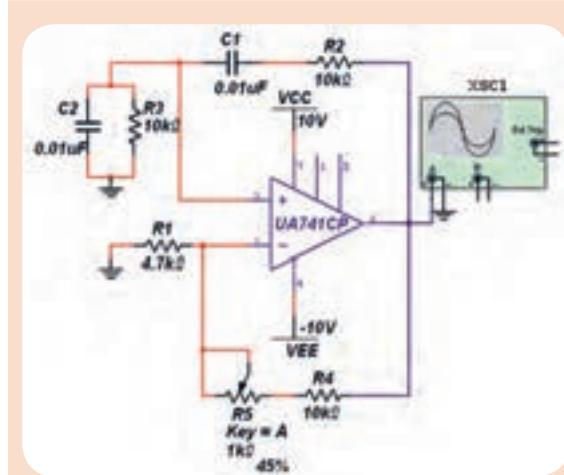

شکل ۱۰-۴۱- نوسان ساز پل وین


مدار نوسان ساز پل وین شکل ۱۰-۴۱ را در نرم افزار مولتی سیم یا هر نرم افزار مناسب دیگر بیندید.

۱- دامنه موج خروجی آن را توسط دستگاه اسیلوسکوپ اندازه بگیرید. فرکانس نوسان ها را به دست آورید.

۲- فرکانس نوسان ساز پل وین از چه رابطه ای به دست می آید؟ رابطه را بنویسید.

۳- آیا فرکانس محاسبه شده با فرکانس اندازه گیری شده در مدار شکل ۱۰-۴۱ برابر است؟ در صورت اختلاف، علت را توضیح دهید.

فعالیت در ساعت
غیر درسی

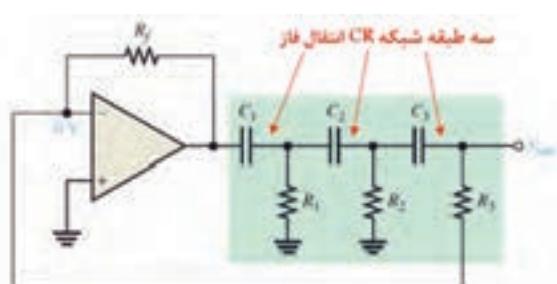


شکل ۱۰-۴۲- نوسان ساز انتقال فاز

☒ کاربرد فیلتر و تقویت کننده در نوسان ساز انتقال فاز

□ یک نمونه مدار نوسان ساز انتقال فاز در شکل ۱۰-۴۲ نشان داده شده است. در مسیر فیدبک مدار از سه طبقه شبکه RC انتقال فاز ۱۸۰ درجه برای تهییه فیدبک مثبت استفاده شده است.

□ ضریب تضعیف شبکه RC است برای پایداری نوسان و برقراری اصل بارک هاوزن باید ضریب بهره تقویت کننده آن $A_V = 29$ باشد. فرکانس نوسان از رابطه $f_o = \frac{1}{2\pi RC\sqrt{6}}$ قابل محاسبه است.

مثال ۸: در مدار نوسان ساز انتقال فاز شکل ۱۰-۴۳، فرکانس نوسان را محاسبه کنید.

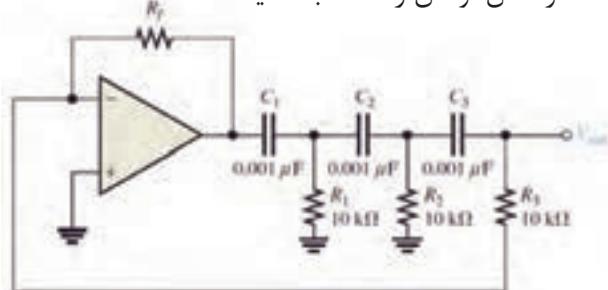

شکل ۱۰-۴۳- نوسان ساز انتقال فاز

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC\sqrt{\epsilon}}$$

$$f_0 = \frac{1}{2 \times 3 / 14 \times 10 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-9} \sqrt{\epsilon}}$$

$$f_0 = 6499 / 41 \text{ Hz} = 6 / 49 \text{ KHz}$$

مدار نوسان ساز انتقال فاز را در نرم افزار بیندید و فرکانس نوسان آن را اندازه گیری کنید و با نتایج محاسبه شده مقایسه کنید.

فعالیت نرم افزاری




☒ نوسان ساز با شبکه فیدبک ترانسفورماتوری (Armstrong - آرمسترانگ)

□ در این مدار عمل فیدبک از طریق یک ترانسفورماتور صورت می گیرد. این نوع مدار نوسان ساز را مدار Armstrong می نامند.

□ در شکل ۱۰-۴۴ مدار کلی نوسان ساز آرمسترانگ را مشاهده می کنید. مقدار فرکانس روزانه مدار از رابطه $f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_2 C_2}}$ محاسبه می شود. در این رابطه:

فرکانس نوسان اسیلاتور بر حسب هرتز f_r ضریب خود القا بر حسب هانری L مقدار ظرفیت خازن بر حسب فاراد C

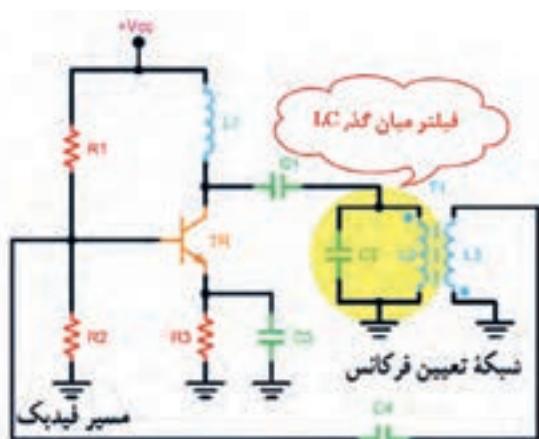

شکل ۱۰-۴۴- نوسان ساز آرمسترانگ

مثال ۹: در مدار نوسان ساز آرمسترانگ شکل ۱۰-۴۴ مقدار $C_2 = 300 \text{ pF}$ و $L_2 = 58 / 6 \mu\text{H}$ است، فرکانس روزانه مدار چقدر است؟


$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_2 C_2}}$$

$$f_r = \frac{1}{2 \times 3 / 14 \sqrt{300 \times 10^{-12} \times 58 / 6 \times 10^{-6}}}$$

$$f_r = 2 / 3 \text{ MHz}$$

☒ نوسان ساز هارتلی (Hartley)

□ در این نوسان ساز، ولتاژ فیدبک از طریق تقسیم ولتاژ روی سلف تأمین می شود. این نوسان ساز در فرکانس های بالا بهتر عمل می کند. شکل ۱۰-۴۵ فیلتر میان گذر LC و تقویت کننده بیس مشترک را در نوسان ساز هارتلی نشان می دهد.

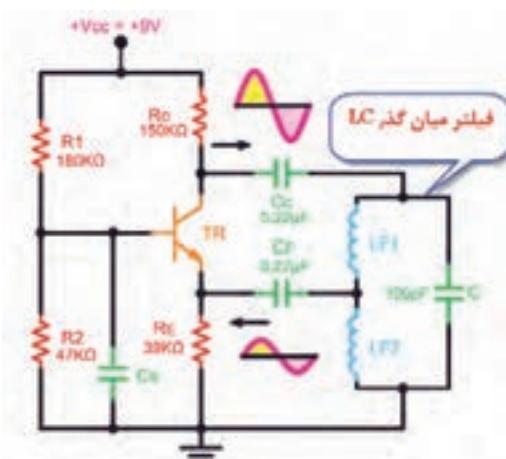

شکل ۱۰-۴۵- نوسان ساز هارتلی

چگونگی محاسبه فرکانس رزونانس مدار:
 فرکانس تولید شده توسط نوسان‌ساز از رابطه $f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{eq}C}}$ به دست می‌آید. در این رابطه:
 ضریب خودالقایی معادل L_{eq} ، ضریب القای متقابل L_m و L_{F_r} ضریب خودالقایی هر سیم پیچ بر حسب‌هانری هستند. مقدار L_m از رابطه $L_m = K\sqrt{L_F L_{F_r}}$ قابل محاسبه است. در این رابطه:
 ضریب القای متقابل بر حسب‌هانری $L_m = \frac{\Phi_2}{\Phi_1}$ ضریب کوپلر بین دو سیم پیچ است و $K = \frac{\Phi_2}{\Phi_1}$ شار مغناطیسی سیم پیچ دوم و Φ_1 شار مغناطیسی سیم پیچ اول هستند.
مثال ۱۰: در مدار نوسان‌ساز هارتلی شکل ۱۰-۴۵ اگر $C = ۲۰\text{ pF}$ و $L_m = ۲۰\mu\text{H}$ ، $L_{F_r} = ۱۰۰\mu\text{H}$ باشد، فرکانس رزونانس را به دست آورید.

$$L_{eq} = L_{F_r} + L_{F_r} + 2L_m$$

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{eq}C}}$$

$$L_{eq} = 100 + 100 + (2 \times 20) = 1140\mu\text{H}$$

$$f_r = \frac{1}{2 \times 3 / 14 \sqrt{1140 \times 10^{-9} \times 20 \times 10^{-12}}}$$

$$f_r = 10.5\text{ MHz}$$


☒ نوسان‌ساز کول‌پیتس (Colpitts):

- ☒ در صورتی که فیدبک مدار از طریق تقسیم ولتاژ توسط خازن صورت گیرد، مدار نوسان‌ساز را کول‌پیتس (Colpitts) می‌نامند.
- ☒ در شکل ۱۰-۴۶ یک نمونه مدار نوسان‌ساز کول‌پیتس ترسیم شده است. مدار تقویت‌کننده این نوسان‌ساز از نوع امیتر مشترک است.
- ☒ مدار تعیین‌کننده فرکانس مجموعه خازن‌های L_F و C_{F1} و C_{F2} است که یک فیلتر میان‌گذر LC را تشکیل می‌دهند.


☒ مقدار فرکانس نوسان‌ساز کول‌پیتس از رابطه $f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_F C_{eq}}}$ قابل محاسبه است. در این رابطه:

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_{F1}} + \frac{1}{C_{F2}} \rightarrow C_{eq} = \frac{C_{F1} C_{F2}}{C_{F1} + C_{F2}}$$


فرکانس نوسان‌ساز بر حسب هرتز $f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_F C_{eq}}}$ ، مقدار اندوکتانس بر حسب‌هانری L_F ، مقدار ظرفیت معادل بر حسب فاراد C_{eq} است.

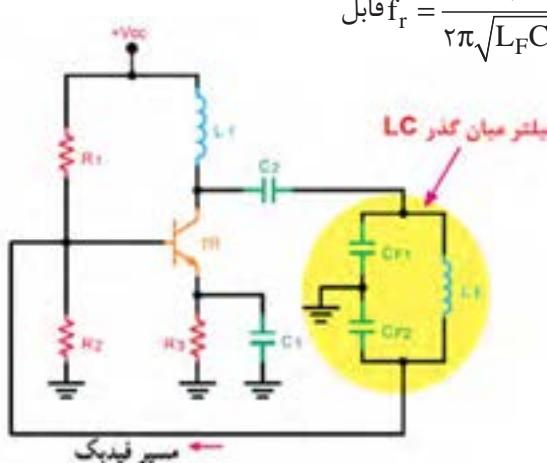


شکل ۱۰-۴۶- نوسان‌ساز کول‌پیتس

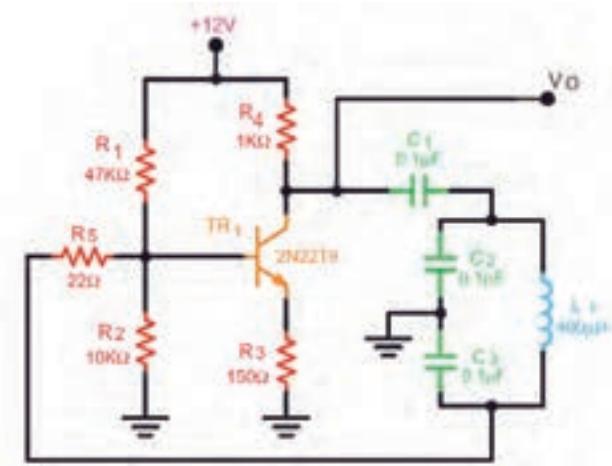

شکل ۱۰-۴۷- نوسان ساز کول پیتس

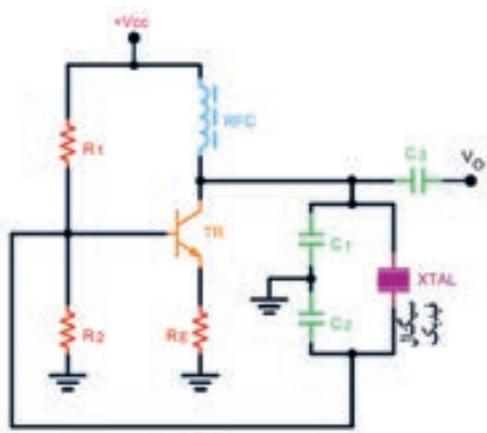

شکل ۱۰-۴۸- نوسان ساز کریستالی

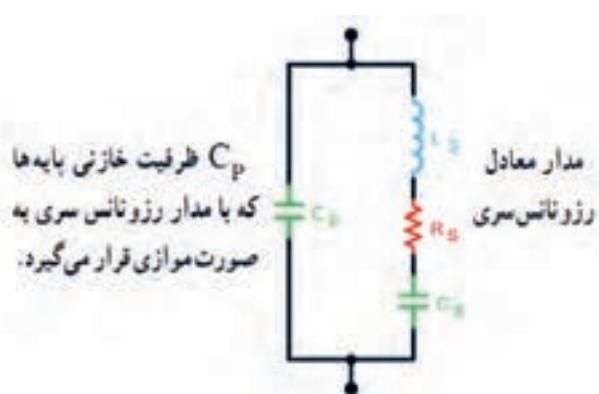

شکل ۱۰-۴۹- مدار معادل کریستال کوارتز

مثال ۱۱: فرکانس نوسان ساز شکل ۱۰-۴۷ را محاسبه کنید.

$$C_{eq} = \frac{C_1 \times C_2}{C_1 + C_2}$$

$$C_{eq} = \frac{0.1 \times 0.1}{0.1 + 0.1} = 0.05 \mu F$$

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1 C_{eq}}}$$

$$f_r = \frac{1}{2 \times 3.14 \sqrt{400 \times 10^{-6} \times 50 \times 10^{-9}}} = 35612 / 53 Hz$$

☒ نوسان ساز کریستالی (Crystal Oscillator)

◻ عواملی نظیر درجه حرارت، تغییرات ولتاژ و سایر کمیت‌ها می‌توانند فرکانس نوسان را در یک نوسان‌ساز تغییر دهد. لذا برای پایداری فرکانس از نوسان‌ساز کریستالی استفاده می‌کنند.

◻ هر قطعه کریستال با توجه به برش و شکل مکانیکی آن می‌تواند در یک فرکانس کاملاً ثابت به ارتعاش درآید.

◻ در نوسان‌ساز کریستالی، کریستال در مدار تعیین فرکانس یا در مسیر فیدبک قرار می‌گیرد و فقط به فرکانس رزونانس خود اجازه عبور می‌دهد.

◻ شکل ۱۰-۴۸ یک نوسان‌ساز کریستالی که کریستال

در مدار تعیین فرکانس قرار گرفته است را نشان می‌دهد.

◻ فرکانس رزونانس نوسان ساز کریستالی با توجه به مدار معادل کریستال کوارتز شکل ۱۰-۴۹ با تقریب قابل قبول از رابطه $f_r \approx \frac{1}{2\pi\sqrt{L_s C_t}}$ محاسبه می‌شود.


در این رابطه، C_t ظرفیت خازن معادل مدار تعیین‌کننده فرکانس است.

مثال ۱۲: در مدار نوسان ساز کریستالی شکل ۱۰-۵۰ چنانچه ظرفیت خازن معادل (C_t) برابر ۱۰ نانو فاراد، و ضریب خودالقایی در کریستال $1/10$ میلی‌هانری باشد، فرکانس رزونانس نوسان‌ساز را به دست آورید.

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_s C_t}} \Rightarrow f_r = \frac{1}{2 \times 3 / 14 \sqrt{0 / 1 \times 10^{-3} \times 10 \times 10^{-9}}} \Rightarrow f_r = 159235 / 6 \text{ Hz} = 159 / 235 \text{ KHz}$$


آزمون نظری پایان واحد یادگیری

- ۱- در تقویت‌کننده شکل ۱۰-۵۰ اگر حداقل فرکانس سیگنال ورودی (V_{in}) ۲۰۰ هرتز و $r_\pi \approx 1k\Omega$ باشد، مطلوب است:
- (الف) ظرفیت خازن با پس C_E
- (ب) مقاومت ورودی تقویت‌کننده
- ۲- نقش R_E به عنوان فیدبک منفی را شرح دهید.

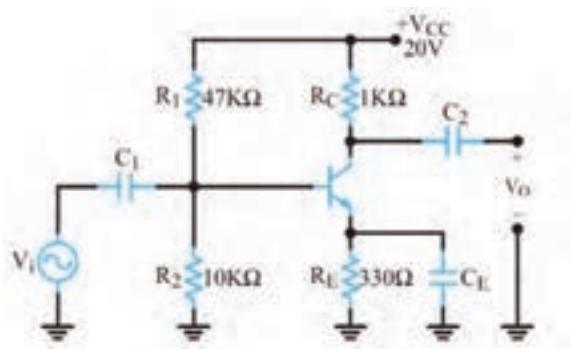

شکل ۱۰-۵۰- تقویت‌کننده امیتر مشترک

۳- در مدار شکل ۱۰-۵۱ خازن‌های کوپلاژ و باپاس را مشخص کنید.

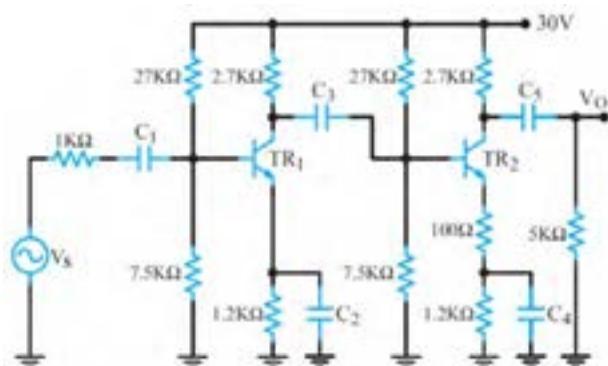

شکل ۱۰-۵۱

- ۴- مدل DC و AC تقویت‌کننده شکل ۱۰-۵۱ را رسم کنید.
- ۵- انواع فیدبک در مدارهای پل وین و انتقال فاز و کول‌پیتس را رسم کنید و رابطه فرکانس هر یک را بنویسید.
- ۶- اگر در نوسان ساز کول‌پیتس خازن معادل 100 pF ظرفیت داشته باشد و $L = 1\mu\text{H}$ باشد، مقدار فرکانس نوسان را محاسبه کنید.
- ۷- در تقویت‌کننده دو طبقه با کوپلاژ‌خازنی شکل ۱۰-۵۱ با فرض $V_{BE} = 0.7V$ و $\beta = 100$ ، مقدار مقاومت دیود بیس امیتر ترانزیستور طبقه اول ($r_{\pi 1}$) را محاسبه کنید.
- ۸- امپدانس ورودی و خروجی تقویت‌کننده دو طبقه شکل ۱۰-۵۱ را به دست آورید.


۹- فرکانس رزونانس یک نوسان‌ساز پل وین را با مقاومت‌های $R=10\text{k}\Omega$ و خازن‌های $C=47\text{nF}$ محاسبه کنید.

۱۰- در شبکه RC یک نوسان‌ساز انتقال فاز، مقدار مقاومت‌ها $R=22\text{k}\Omega$ و خازن‌ها $C=10\text{nF}$ است فرکانس رزونانس نوسان‌ساز را محاسبه کنید.

۱۱- فرکانس سیگنال خروجی نوسان‌ساز هارتلی را برای مقادیر زیر محاسبه کنید.

$$C_F=250\text{ pF} \quad L_m=0.5\text{ mH}, \quad L_{FV}=1/5\text{ mH}, \quad L_{F1}=1/5\text{ mH}$$

۱۲- در مدار نوسان‌ساز کریستالی شکل ۱۰-۵۲ چنانچه ظرفیت خازن معادل C_t برابر با 40 nF فاراد و ضریب خودالقایی کریستال $1\text{ میلی} \cdot \text{هانری}$ باشد، فرکانس رزونانس نوسان‌ساز را به دست آورید.

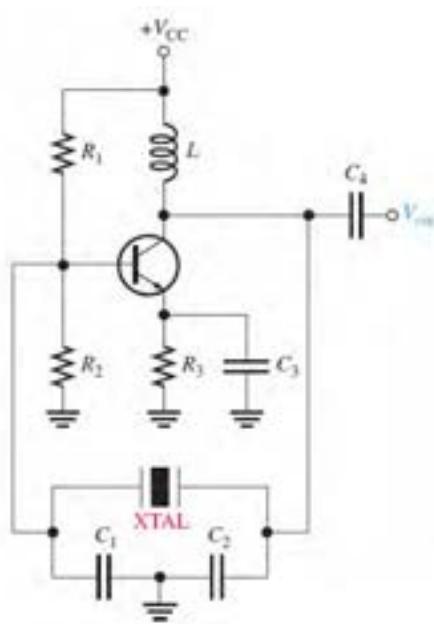

شکل ۱۰-۵۲- نوسان‌ساز کریستالی

ارزشیابی واحد یادگیری ۱۰: کسب شایستگی در تحلیل مدار معادل AC تقویت کننده‌های یک طبقه و دو طبقه

شرح کار:

- ۱- شرح مدار معادل خازن در مدارهای DC و AC
- ۲- شرح مدار معادل سلف در مدار DC و AC
- ۳- تشریح نقش خازن با پاس، محاسبه ظرفیت خازن با پاس در مدار CE
- ۴- شرح چگونگی ترسیم مدار معادل AC تقویت کننده امیتر مشترک
- ۵- تشریح منحنی پاسخ فرکانسی و پهنای باند تقویت کننده CE
- ۶- شرح چگونگی محاسبه کمیت‌های تقویت کننده CE یک طبقه و دو طبقه در حالت AC
- ۷- تشریح فیدبک و انواع آن، شرایط نوسان‌سازی و اصل بارک‌هاوزن
- ۸- کاربرد فیلتر و تقویت کننده در نوسان‌ساز و محاسبه فرکانس در نوسان‌سازهای پل وین، انتقال فاز، آرمسترانگ، هارتلی، کولپیتس و کریستالی
- ۹- استفاده از شبیه‌سازی نرم‌افزاری برای اصل بارک‌هاوزن و محاسبه فرکانس در نوسان‌سازها

استاندارد عملکرد: تحلیل انواع فیلترها، مدارهای تک‌فاز و سه‌فاز، مدل‌سازی تقویت کننده CE و بررسی مدارهای نوسان‌ساز

شاخص‌ها:

- | | |
|--|----------|
| انتخاب فضای مورد نظر و مناسب بودن آن (میز کار) | ۲۰ دقیقه |
| ترسیم مدار معادل DC و AC تقویت کننده امیتر مشترک | ۱۰ دقیقه |
| محاسبه خازن با پس در مدار تقویت کننده امیتر مشترک | ۱۰ دقیقه |
| ترسیم مدار معادل AC تقویت کننده دوطبقه کوپلاژ خازنی | ۴۰ دقیقه |
| حل مسائل و محاسبه کمیت‌های تقویت کننده CE یک طبقه و دو طبقه کوپلاژ خازنی در AC | ۳۰ دقیقه |
| حل مسائل و محاسبه فرکانس در نوسان‌سازها | ۳۰ دقیقه |
| اجرای نرم‌افزاری و مقایسه نتایج | |

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات: کلاس درس یا کارگاه یا سایت مجهز به رایانه - نور مناسب - ابعاد حداقل ۶ متر مربع و دارای تهویه یا پنجره - دمای طبیعی (18°C - 27°C) و مجهز به وسایل اطفای حریق - لوازم التحریر - ماشین حساب - رایانه - نرم‌افزارهای مرتبط

معیار شایستگی

ردیف	مراحل کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	تشریح مباحثت مرتبط	۱	
۲	ترسیم مدار معادل DC و AC تقویت کننده CE و اجرای نرم‌افزاری	۲	
۳	محاسبه کمیت‌های تقویت کننده CE یک طبقه و دو طبقه در حالت AC و اجرای نرم‌افزاری	۲	
۴	اصول نوسان‌سازی و تحلیل مدار نوسان‌ساز RC انتقال فاز، RC، پل وین و محاسبه فرکانس نوسان‌ساز و اجرای نرم‌افزاری	۲	
۵	تحلیل مدار نوسان‌ساز LC (هارتلی) (کولپیتس)، کریستالی و محاسبه فرکانس نوسان‌ساز LC و اجرای نرم‌افزاری	۲	
۶	شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: ۱- رعایت نکات ایمنی دستگاه‌ها ۲- دقت و تمرکز در اجرای کار ۳- شایستگی تفکر و یادگیری مدام‌العمر ۴- اخلاق حرفه‌ای	۲	
میانگین نمرات			*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.

منابع

- ۱- برنامه درسی رشته الکترونیک، شورای برنامه‌ریزی رشته الکترونیک، دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش، ۱۳۹۳.
- ۲- راهنمای برنامه درسی رشته الکترونیک، شورای برنامه‌ریزی رشته الکترونیک، دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش، ۱۳۹۳.
- ۳- اصول و مبانی مدارهای الکتریکی، فلود توماس، مترجم مهرداد عابدی، انتشارات جهاد دانشگاهی، دانشگاه امیرکبیر.
- ۴- الکترونیک عمومی، کد ۴۹۰/۱۵، سید محمود صموتی، شهرام نصیری سوادکوهی، یدالله رضازاده، غلامحسین نصری، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۴.
- ۵- کتاب مبانی مخابرات و رادیو پایه سوم هنرستان شاخه فنی و حرفه‌ای، سید محمود صموتی، شهرام نصیری سوادکوهی و...، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۴.
- ۶- مبانی دیجیتال، یدالله رضازاده، غلامحسین نصری، فتح‌الله نظریان، مهین ظریفیان جولایی، رسول ملک محمد، محمد شبانی، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۴.
- ۷- مدارهای الکتریکی، علی عراقی، فریدون علومی، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۴.
- ۸- آزمایشگاه مجازی ۲، مهین ظریفیان جولایی، سید محمود صموتی، سید علی صموتی، محمود شبانی، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۴.
- ۹- کتاب آزمایشگاه مبانی مخابرات و رادیو جلد اول پایه سوم هنرستان شاخه فنی و حرفه‌ای، یدالله رضازاده، سید محمود صموتی، شهرام نصیری سوادکوهی، محمود شبانی، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۴.
- ۱۰- سایت‌های اینترنتی برگه‌های اطلاعات Data book ، کتاب اطلاعات Data book و دستینه Hand book .۲۰۱۸.

- ۱۱- Electronic Devices and circuit theory, Robert Boilstad luis Nashlasky, prentice - Hall, ۲۰۰۵.
- ۱۲- Electronic Devices (Conventional Current Version), 10th Edition, Thomas L.Floyd, McGraw - Hall, ۲۰۱۸.
- ۱۳- TinyAVR Microcontroller Projects for the Evil Genius (Evil Genius Series) 1 st Edition, Dhananjay Gadre, Nehul Malhotra, McGraw - Hall.
- ۱۴- Digital Electronics, Roger L.Tokheim, McGraw - Hall, ۱۹۹۰.
- ۱۵- Digital Design, M.Morris Mano, prentice - Hall, ۱۹۸۴.
- ۱۶- Schaum's Outline of Electronic Communication, Liold Temes, McGraw - Hall, ۱۹۹۸.
- ۱۷- Electronic communication, Liold Temes, McGraw - Hall, ۱۹۸۸.
- ۱۸- Electronic Circuit Theory and Technology, john Bird, Routldge, ۲۰۱۴.



سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می‌کند. برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب‌های درسی راهاندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان درباره کتاب‌های درسی نونگاشت، کتاب‌های درسی را در اولین سال چاپ، با کمترین اشکال به دانش‌آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان‌ها، گروه‌های آموزشی و دبیرخانه راهبری دروس و مدیریت محترم پژوهه آقای محسن باهو نقش سازنده‌ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تلاش تمامی این همکاران، اسمی دبیران و هنرآموزانی که تلاش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائه نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده‌اند به شرح زیر اعلام می‌شود.

اسمی دبیران و هنرآموزان شرکت کننده در اعتبارسنجی کتاب دانش فنی تخصصی رشته الکترونیک – کد ۲۱۲۲۷۵

ردیف	نام و نام خانوادگی	استان محل خدمت	ردیف	نام و نام خانوادگی	استان محل خدمت
۱	علی صادقی	قزوین	۱۱	ماشالله لطیفی	همدان
۲	محبوبه عابدی	قزوین	۱۲	منیره کاکویی	مازندران
۳	مهردی شهروز	خوزستان	۱۳	محمد رضا دوستی	خراسان رضوی
۴	عطلا اکبری فر	کرمان	۱۴	هادی بیدختی	خراسان جنوبی
۵	کاظم زارعی خیرآبادی	چهارمحال و بختیاری	۱۵	علی نیکوصحبت	قم
۶	حسین رعنایی	خراسان رضوی	۱۶	ابوالفضل فلاح	آذربایجان شرقی
۷	ابراهیم عزتی	اردبیل	۱۷	مرتضی کرمی	شهرستان‌های تهران
۸	سید فرهاد عقیلی	اصفهان	۱۸	فاطمه نجفی	کرمانشاه
۹	علیرضا عباسی	مرکزی	۱۹	مهردی رضایی	گلستان
۱۰	اویس دهقان‌تنها	خراسان جنوبی	۲۰	مزگان میرشاھی	شهرستان‌های تهران