



پودمان ۴

کاربری تکنیک‌های مخابراتی



کاربری تکنیک‌های مخابراتی

آیا تاکنون پی بردید

- قطعات مخابراتی را بررسی و کاربرد آنها را بیان کند؟
- فیلترها چه کاربردی در آزمایشگاه الکترونیک دارند؟
- فیلترها از نظر پاسخ فرکانسی به چند دسته تقسیم می‌شوند؟
- سیگنال ژنراتور فرکانس رادیویی چه کاربردی در آزمایشگاه‌های الکترونیک دارند؟
- اندازه‌گیری در صد مدولاسیون چگونه صورت می‌گیرد؟
- نوسان‌سازها چگونه مداراتی هستند؟
- مدولاتور و آشکارساز AM چگونه مداراتی هستند؟
- مخلوط‌کننده (MIXER) چگونه مداری است؟

استاندارد عملکرد

- در پایان این پودمان هنرجو کار با انواع تکنیک‌های مخابراتی را فراگرفته و آزمایش‌های لازم را انجام می‌دهد.

فیلم مربوط به انواع قطعات مخابراتی را مشاهده کنید.

فیلم




قطعات مخابراتی الکترونیکی

در گیرنده‌های رادیویی نیز مانند هر وسیله الکترونیکی دیگر، از قطعات الکترونیکی استفاده می‌شود. متدالوں ترین قطعه‌ای که در گیرنده‌های رادیویی مورد استفاده قرار می‌گیرد، مقاومت الکتریکی است که مقادیر آن را با کُردنگی یا نوشتن مستقیم اعداد روی مقاومت یا کد عددی مشخص می‌کنند. دیودها و ترانزیستورها نیز، از قطعات الکترونیکی پر کاربرد هستند.

دیودها را معمولاً با کد رنگی یا شماره، مشخص می‌کنند. برای شناسایی ترانزیستورها، از تعدادی عدد و حرف استفاده می‌شود. در استانداردهای اروپایی و ژاپنی، هر حرف معین کننده یکی از پارامترهای ترانزیستور است. معمولاً اطلاعات دیودها و ترانزیستورها را در کتاب‌های اطلاعاتی ارائه می‌کنند خازن‌های نیز به دلیل رفتار خاصی که دارند، در مدارهای الکترونیکی، به خصوص گیرنده‌های رادیویی به کار می‌روند. خازن‌ها را با کد رنگی یا نوشتن مستقیم مقادیر روی آن یا با استفاده از کد عددی، مشخص می‌کنند. در گیرنده‌های رادیویی به قطعات ویژه‌ای برخورد می‌کنیم که از نظر ساختمان ظاهری و کاربرد، با سایر المان‌ها متفاوت است. نمونه‌هایی از این قطعات، به شرح زیر است:

خازن متغیر (Variable Capacitor)


این خازن، یک خازن متغیر است، که عایق آن معمولاً هوا یا پلاستیک است. تغییر ظرفیت خازن، از طریق داخل هم رفتن صفحات شانه‌ای شکل، صورت می‌گیرد. خازن واریابل گیرنده‌های رادیویی حداقل دارای سه سر است. در شکل ۱ انواع خازن‌های واریابل و نماد مداری یک خازن واریابل را ملاحظه می‌کنید. خازن‌های واریابل کوچکی نیز ساخته می‌شوند که ممکن است روی خازن واریابل بزرگ نصب شود یا به صورت جداگانه باشد. این خازن‌ها را خازن تریمر (Trimmer Capacitor) می‌نامند.

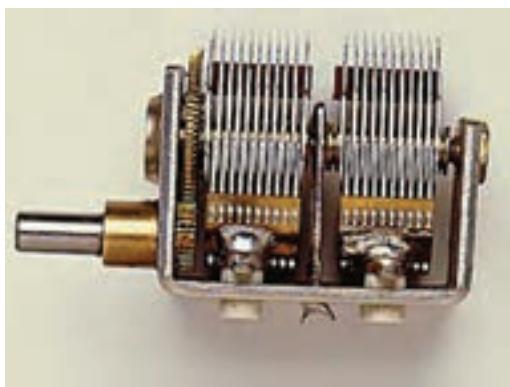



خازن متغیر فلزی (قدیمی)



صفحه مدرج خازن متغیر یک رادیوی قدیمی

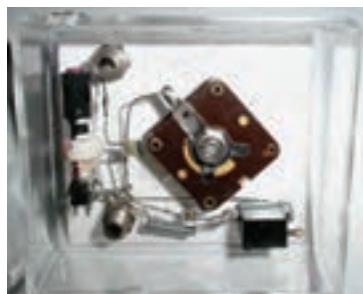


خازن متغیر نصب شده روی شاسی رادیو

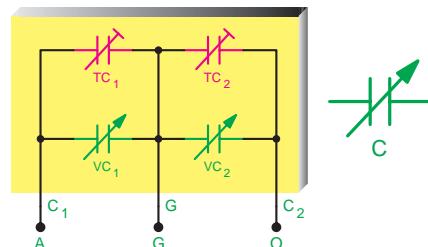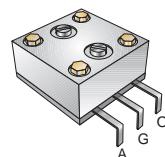

نماد کامل خازن متغیر (واریابل)



خازن متغیر و اجزای آن

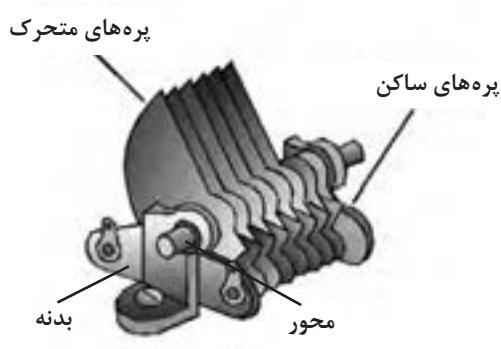

اجزای داخل خازن



شکل ۱- انواع خازن های واریابل، نماد مداری و اجزای آن



در شکل ۲ چند نمونه خازن تریمر و نماد مداری آنها را مشاهده می کنید. خازن های تریمر را بر اساس جنس عایق آن، دسته بندی می کنند. جنس عایق این نوع خازن ها از موادی مانند ھوا، سرامیک و میکا است. به جز خازن هوایی تشخیص نوع جنس عایق خازن ها از روی شکل ظاهری امکان پذیر نیست.



مقایسه ابعاد خازن تریمیر با نوک مداد



خازن‌های تریمیر نصب شده روی خازن واریاپل

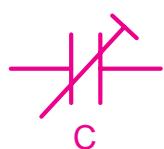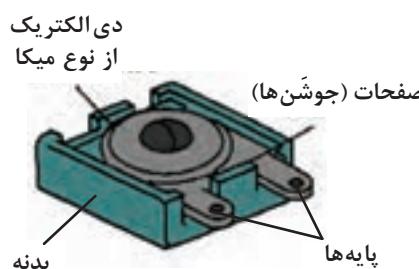

نماد خازن تریمیر



شکل ۲- انواع خازن‌های تریمیر، نماد مداری و اجزای آنها


در مورد انواع خازن‌های تریمیر، نماد مداری و اجزای آنها تحقیق کنید و کاربرد هر کدام را بنویسید.

تحقیق کنید



ترانسفورماتور در آنتن

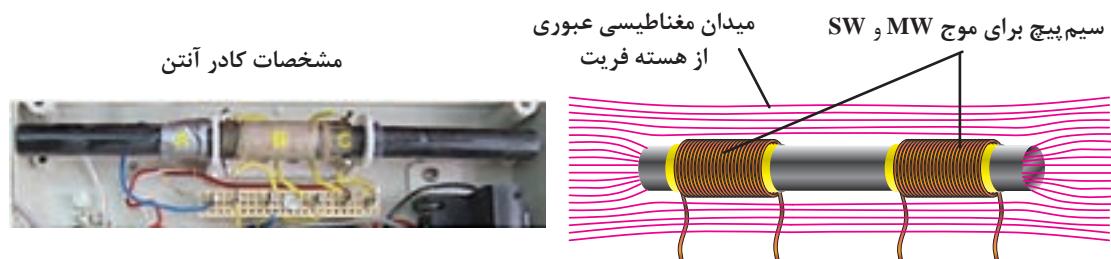این ترانسفورماتور که اصطلاحاً ترانس یا بوبین کادر آنتن هم نامیده می‌شود دارای هسته‌ای از جنس فریت است. سیم پیچ ترانس از پیچیدن چند حلقه سیم، روی یک استوانه مقواپی شکل می‌گیرد. در شکل ۳-الف شکل ظاهری چند ترانس کادر آنتن در شکل ۳-ب علامت اختصاری آن را ملاحظه می‌کنید.




- طول هسته فریت 160 میلی‌متر قطر 10 میلی‌متر

- سیم پیچی خروجی 10 دور سیم $\frac{3}{3}$ میلی‌متری

- سیم پیچی مدار هماهنگی 65 دور سیم $\frac{3}{3}$ میلی‌متری

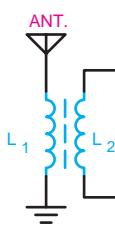
- سیم پیچ ورودی به مدار هماهنگی 8 دور سیم



کادر آنتن دست پیچ

علامت اختصاری
ترانسفورماتور کادر آنتن

(ب)

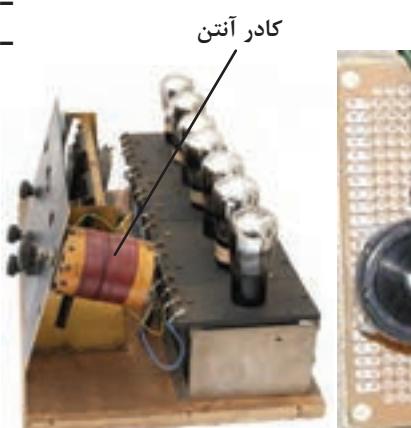

کادر آنتن در یک گیرنده
رادیویی قدیمی



کادر آنتن روی برد

(الف)

شکل ۳- ترانسفورماتورهای کادر آنتن


در مورد انواع ترانسفورماتورهای کادر آنتن، نماد مداری و اجزای آنها تحقیق کنید و کاربرد هر کدام را بنویسید.

تحقیق کنید



ترانسفورماتور IF و اسیلاتور

این ترانسفورماتورها دارای هسته فریت قابل تنظیم‌اند. سیم‌پیچ‌های این ترانس، که از سیم‌های ظرفیت تشکیل شده است، در داخل یک محفظه فلزی جای دارد. در داخل ترانس‌های IF یک خازن نیز با سیم‌پیچ اولیه موازی شده است. در شکل ۴، شکل ظاهری IF و اسیلاتور و علامت اختصاری آنها را ملاحظه می‌کنید. ترانس‌های IF و اسیلاتور را از روی رنگ هسته آن، می‌شناسند.

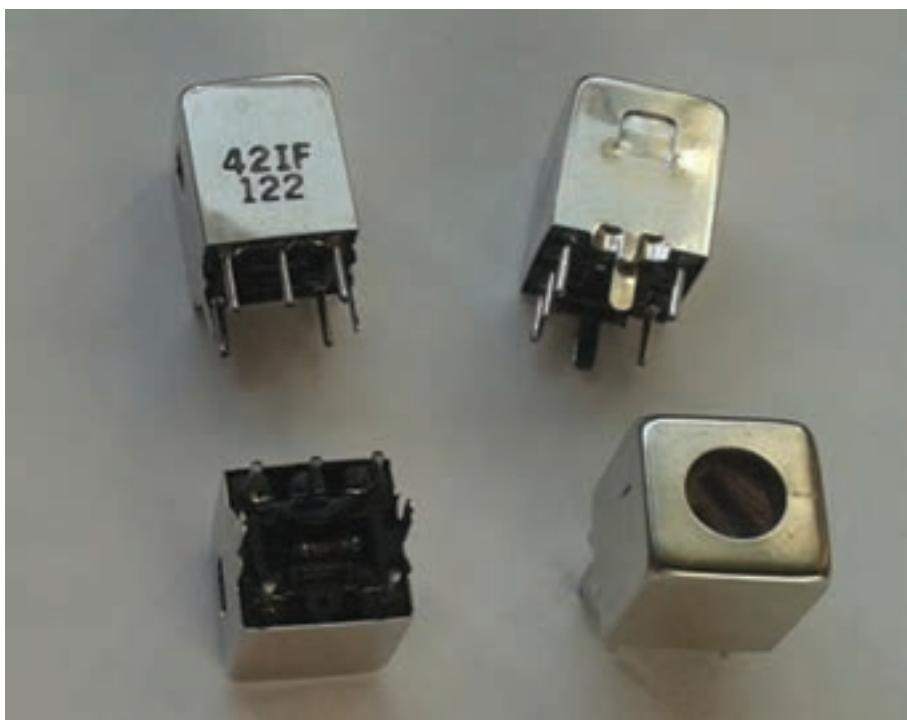

شکل ۴- ساختمان ترانس IF و اسیلاتور و نماد فنی آنها

در مورد ساختمان ترانس IF و اسیلاتور نماد مداری و اجزای آنها تحقیق کنید و کاربرد هر کدام را بنویسید.

تحقیق کنید




کلیدهای چند حالت


این کلیدها دارای ترمینال‌های خروجی متعددی هستند که به صورت دوار و کشویی ساخته می‌شوند. کاربرد آنها در مدارهایی است که در آنها به طور همزمان به تغییر چند اتصال نیاز باشد. در شکل ۵-الف، شکل ظاهری و در شکل ۵-ب و ۵-ج علامت اختصاری دو نمونه کلید رادیویی دو موج و سه موج را، ملاحظه می‌کنید. این کلیدها در گیرنده‌های رادیویی به (کلید موج) معروف‌اند.



الف) شکل ظاهری چند نمونه کلید چند حالته

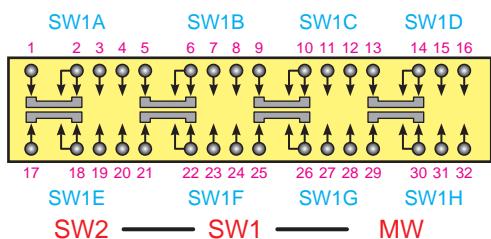

ج) علامت اختصاری کلید رادیو سه موج

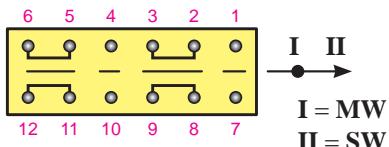

ب) علامت اختصاری کلید رادیو دو موج

شکل ۵-۵- کلیدهای چندحالته


تحقیق کنید



در مورد ساختمان کلیدهای چندحالته نماد مداری و اجزای آنها تحقیق کنید و کاربرد هر کدام را بنویسید.

آی‌سی‌های تقویت‌کننده صوت و IF (AF and IF Integrated Circuits)

این قطعات از مدارهای یکپارچه هستند که ساختمان داخلی آنها از چندین ترانزیستور، مقاومت و خازن تشکیل شده است. در گیرندهای رادیویی جدید، معمولاً طبقه تقویت‌کننده صوت از نوع مدار مجتمع یا آی‌سی است. در شکل ۶، چند نمونه آی‌سی را ملاحظه می‌کنید.

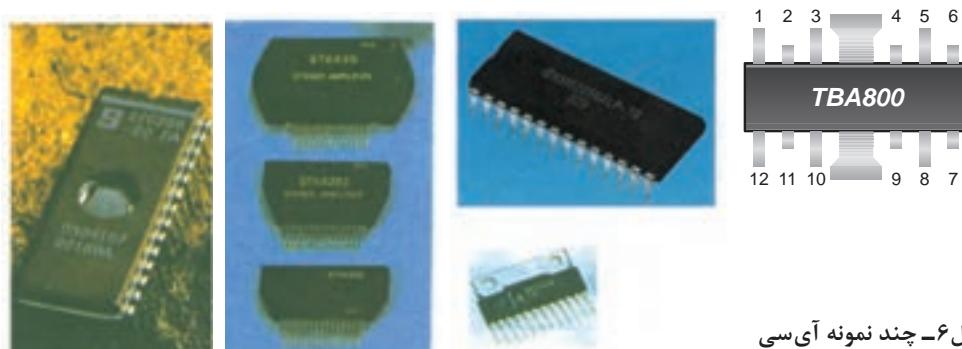

شکل ۶- چند نمونه آی‌سی

تحقیق کنید




در مورد آی‌سی‌های تقویت‌کننده صوت تحقیق کنید و کاربرد هر کدام را بنویسید.

علام اختصاری قطعات الکترونیکی: در شکل ۷ شکل ظاهری چند نمونه دیود و در شکل ۸ انواع ترانزیستور مشاهده می‌کنید.



دیود پل پرقدرت

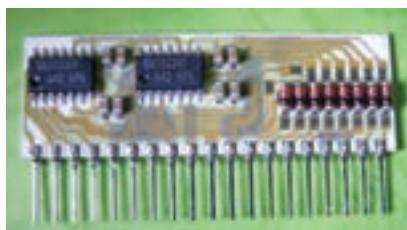

پل دیود هیبرید (hybrid)
(مجموعه چند پل در یک بسته‌بندی)



پل یک‌سواساز در
بسته‌بندی آی‌سی




پل دیود با قدرت بالا با بدنه سرامیکی



نمونه دیگری از پل دیود



دیود آشکارساز

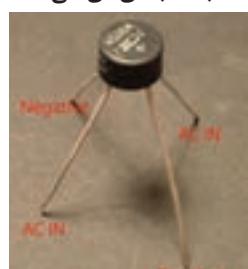

پل استوانه‌ای




دیود قدرت معمولی



پل ۶ دیودی



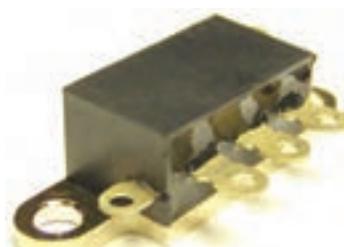پل دیود معمولی
با بدنه فلزی
پل یک‌سواساز در بسته‌بندی
نصب سطحی IC



یک نمونه پل دیود از پل دیود قدرت




پل دیود استوانه‌ای نصب سطحی




یک نمونه پل دیود با گرمائیگیر

شکل ۷- چند نمونه دیود - پل دیود

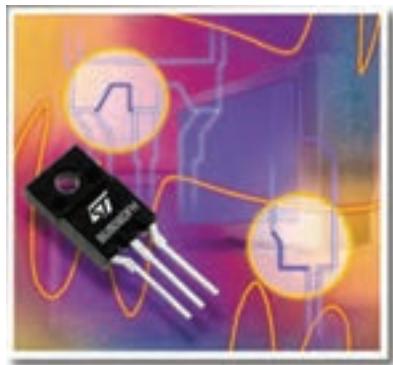


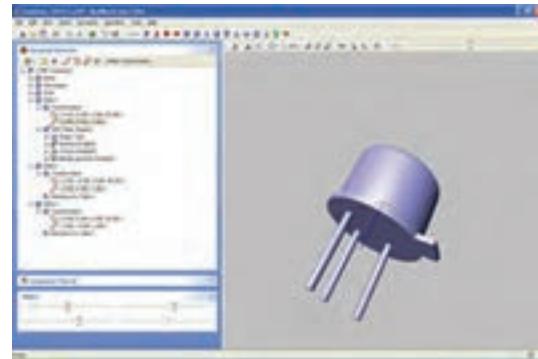ترانزیستور قدرت با بدنه پلاستیکی و گرمایش




مدل ترانزیستور در نرم افزار پروتئوس

TO-92 (Plastic)

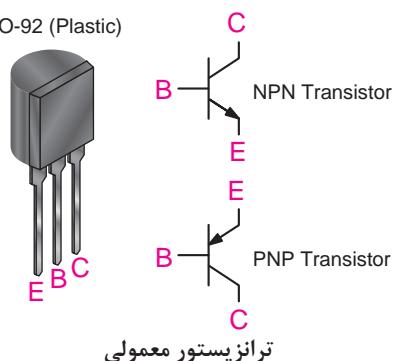

ترانزیستور معمولی

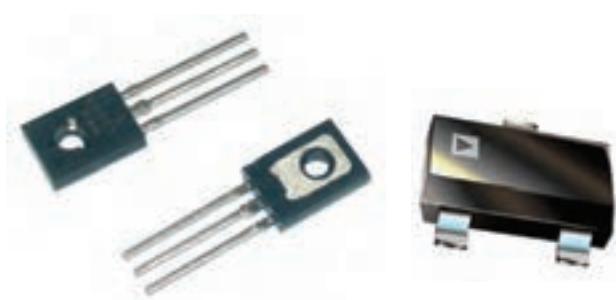

ترانزیستور

ترانزیستور در بسته‌بندی IC



ترانزیستور قدرت با بدنه فلزی



مجموعه ترانزیستور در یک تراشه IC

شکل ۸- چند نمونه ترانزیستور و نماد فنی آنها

در شکل ۹ شمای فنی (علائم اختصاری) و شکل ظاهری تعداد دیگری از قطعات الکترونیکی را، که در گیرنده رادیویی مورد استفاده قرار می‌گیرد، ملاحظه می‌کنید.



نوع دیگری از فیوز و قاب آن



نوع دیگری از پایه فیوز چند تایی و فیوزهای آن



فیوز روی بُرد الکترونیکی

پومن ۴: کاربری تکنیک‌های مخابراتی



جک گوشی



یک نمونه فیوز که در اتومبیل به کار می‌رود.



ابعاد فیوز شیشه‌ای



پایه فیوز



فیش گوشی



فیوز، جک گوشی، پتانسیومتر و شمای فنی آنها

شکل ۹- شمای فنی و شکل ظاهری تعداد دیگری از قطعات الکترونیکی

در کارگاه انواع قطعات مخابراتی را تحويل گرفته آنها را بررسی کنید.

فعالیت
کارگاهی



تحقیق کنید



در مورد انواع قطعات مخابراتی تحقیق کرده و نتیجه را به صورت پرده‌نگار در کلاس ارائه دهید.

فیلم




فیلم مربوط به انواع فیلترها را مشاهده کنید.


بررسی عملی انواع فیلترها

فیلترها مدارهایی هستند که توسط آنها می‌توان فرکانس یا باند فرکانسی معینی را از میان سایر فرکانس‌ها انتخاب کرد. فیلترهای الکترونیکی از نظر نوع کار مشابه فیلتر هوای اتومبیل، فیلتر آب و... هستند. در شکل ۱۰ مقایسه فیلترهای الکترونیکی با فیلترهای معمولی آمده است.

در فیلترهای معمولی مکانیکی برای صاف کردن مایعات، هوا... از یک لایه نازک کاغذی، پارچه‌ای، پلاستیکی و... استفاده می‌کنند. در فیلترهای الکترونیکی ترکیب اجزای الکترونیکی از قبیل سلف، خازن مقاومت و... به کار می‌رود. در شکل ۱۰-الف یک فیلتر مکانیکی، که برای جدا کردن مواد جامد از مایع به کار می‌رود، ترسیم شده است. در این فیلتر یک لایه پارچه‌ای منفذدار نقش فیلتر را به عهده دارد و عمل جدا کردن مواد جامد از مایع را انجام می‌دهد. در شکل ۱۰-ب فرکانس‌های ورودی به فیلتر الکترونیکی، پنج فرکانس مختلف است که از میان این پنج فرکانس دو فرکانس انتخاب و جداسده است. همان‌طور که در شکل ۱۰-ب نشان داده شده است عمل فیلتر کردن توسط خازن، سی مپیج و مقاومت صورت می‌گیرد.

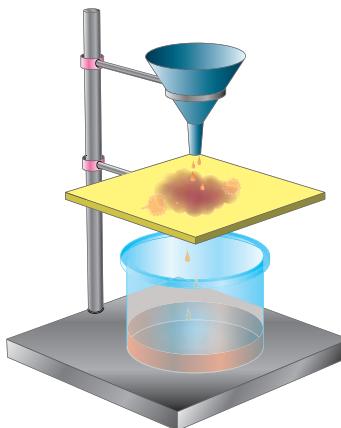

الف) فیلتر مایعات

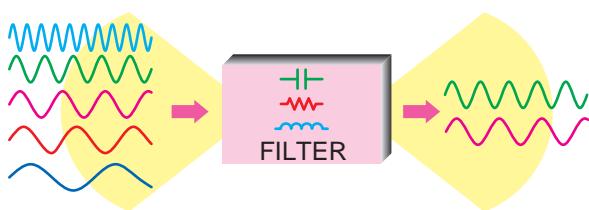

ب) فیلتر الکترونیکی (دو سیگنال خارج می‌شود)


شکل ۱۰- فیلتر مایعات و فیلتر الکترونیکی

محدوده فرکانسی فیلتر

محدوده فرکانسی فیلتر عبارت از مجموعه فرکانس‌هایی است که فیلتر می‌تواند از خود عبور دهد. این محدوده فرکانسی را پهنه‌ای باند یا پاسخ فرکانسی فیلتر می‌نامند (شکل ۱۱-الف).


فیلتر ایده‌آل: فیلتر ایده‌آل فیلتری است که در خروجی آن دقیقاً فرکانس‌های معین و موردنظر ظاهر می‌شود. مثلًاً اگر قرار است فرکانس‌هایی را که در محدوده (باند) فرکانسی 100 کیلوهرتز تا 150 کیلوهرتز قرار دارد در خروجی داشته باشیم، دقیقاً این فرکانس‌ها در خروجی به دست آید؛ به طوری که اثری از فرکانس‌های نزدیک به این مقادیر در خروجی ظاهر نشود. در شکل ۱۱-ب منحنی پاسخ فرکانسی فیلتر ایده‌آل آمده است.

فیلتر واقعی (Real Filter): به علت استفاده از مقاومت، سلف و خازن در فیلترها نمی‌توانیم پاسخ فرکانسی ایده‌آل داشته باشیم. چراکه این عناصر نمی‌توانند یک کلید عمل کنند و از عبور فرکانس‌های ناخواسته

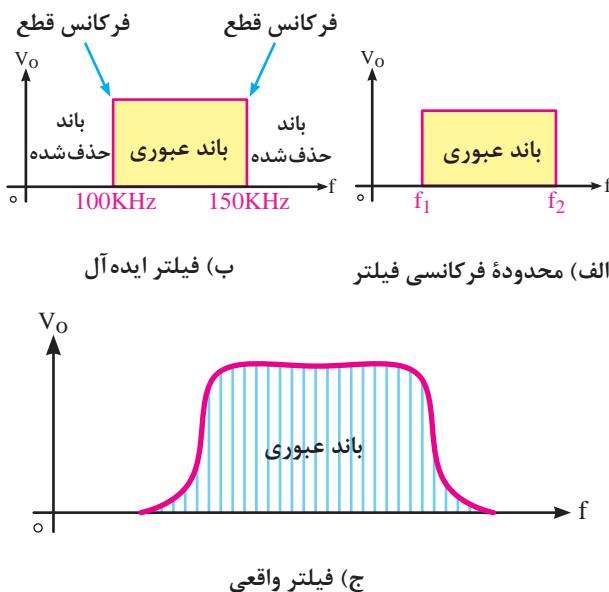

شکل ۱۱- پاسخ فرکانسی

جلوگیری به عمل آورند. در این حالت دامنه فرکانس‌های ناخواسته به تدریج کم می‌شود تا به صفر می‌رسد. در شکل ۱۱- ج منحنی پاسخ فرکانسی فیلتر واقعی، ترسیم شده است. **فرکانس قطع فیلتر:** حد فرکانس قطع فیلتر در خروجی فیلتر را فرکانس قطع فیلتر می‌نامند. فیلترها با توجه به کاربرد و ساختمان می‌توانند دارای یک، دو یا چند فرکانس قطع باشند. در فیلترهای ایده‌آل فرکانس قطع دقیقاً روی فرکانس موردنظر قرار می‌گیرد. در شکل ۱۱-الف فرکانس‌های قطع فیلتر ایده‌آل برابر با F_1 و F_2 است.

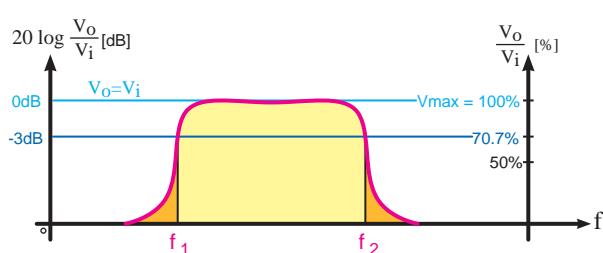

شکل ۱۲- فرکانس قطع فیلتر واقعی

در فیلترهای واقعی ولتاژ خروجی به تدریج به حداقل ولتاژ ورودی، یا صفر می‌رسد، از این رو نقاط متعددی وجود دارد که می‌تواند به عنوان فرکانس قطع فیلتر انتخاب شود. طبق تعریف در فیلترهای واقعی، فرکانس قطع فیلتر عبارت از فرکانسی است که در آن فرکانس، تطابق توان صورت می‌گیرد و نیمی از توان ورودی به ۱ درصد ولتاژ خروجی منتقل می‌شود. در این نقطه معمولاً 70% درصد ولتاژ ورودی در خروجی ظاهر می‌شود. این نقطه را نقطه نصف قدرت نیز می‌نامند. این نقطه همان سطح 3dB است. زیرا وقتی توان خروجی برابر $\frac{1}{3}$ توان ورودی می‌شود مقدار توان به اندازه $\frac{3}{3}$ دسی بل کاهش می‌یابد. در شکل ۱۲ محور عمودی سمت راست بر حسب درصد و محور عمودی سمت چپ بر حسب dB است.

بهره توان، ولتاژ، جریان یا ضریب تضعیف را در مدارهای مختلف بر حسب دسی بل بیان

$$A_V(\text{dB}) = 20 \log \frac{V_o}{V_i}, A_p(\text{dB}) = 20 \log \frac{P_o}{P_{in}}$$

أنواع فلترات

فلترات را از نظر پاسخ فرکانسی به چهار دسته به شرح زیر تقسیم می‌کنند:

- High Pass Filter
- Low Pass Filter
- Band Pass Filter
- Band Reject Filter

(الف) فلتر بالا گذر


(ب) فلتر پایین گذر

(ج) فلتر میان گذر (عبور باند)

(د) فلتر حذف باند (میان گذر)

فلترات بالا گذر و پایین گذر RC و RL

در شکل ۱۳-۱۳ انواع فلترات بالا گذر و پایین گذر ترسیم شده است.

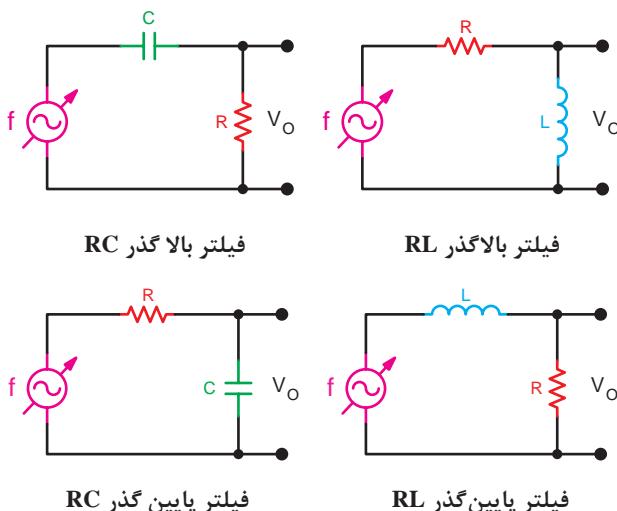

شکل ۱۳-۱۳ انواع فلترات بالا گذر و پایین گذر

فرکانس قطع فلتر بالا گذر: فرکانس قطع فلتر بالا گذر عبارت است از فرکانسی که در آن فرکانس تطابق توان صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر مثلاً در یک فلتر بالا گذر چون مدار به صورت سری بسته شده است و

جريان مدار یکسان است مقدار توان خروجی زمانی برابر با $\frac{1}{\omega}$ توان ورودی می‌شود که ولتاژ دو سر خازن و مقاومت باهم برابر شود.

در این حالت مقدار راکتانسی مدار برابر با مقاومت اهمی می‌شود.


$$I \cdot R = I \cdot X_C \quad (1)$$

$$R = X_C \quad (2)$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi F_c C} \quad (3)$$

$$F_c = \frac{1}{2\pi R C} \quad (4)$$

فیلترهای عبوری باند و حذف باند (میان‌گذر و میان نگذر): در شکل ۱۴ ۱۴ انواع فیلترهای عبور باند و حذف باند را ملاحظه می‌کنید. این فیلترها از نظر آرایش مدار در دو نوع سری و موازی ساخته می‌شوند. در این نوع فیلترها مدار رزونانس سری یا موازی به کار می‌رود. چنانچه مدار رزونانس به صورت سری با بار بسته شود فیلتر از نوع سری و چنانچه به صورت موازی بسته شود فیلتر از نوع موازی است.

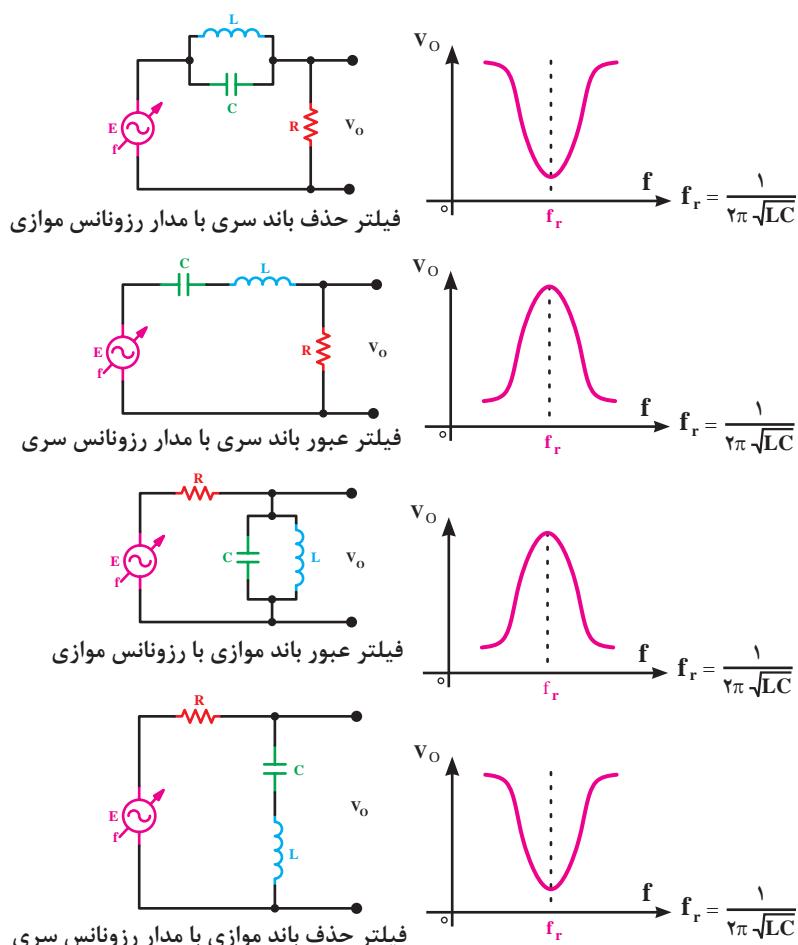


شکل ۱۴- انواع فیلترهای عبور باند و حذف باند

پهنهای باند فیلترهای عبور باند و حذف باند

مقدار پهنهای باند در فیلترهای عبور باند، اساساً بستگی به R_S و R_P دارد. R_S مقاومت اهمی سیم‌پیچ یا هر مقاومت اهمی دیگری است که به صورت سری با آن در نظر گرفته می‌شود، دارد. R_P مقاومت معتمد اهمی موازی شده با سیم‌پیچ است که در شکل ۱۵ نشان داده شده است.


پهنهای باند فیلتر عبور باند و حذف باند با تعیین فرکانس‌های قطع بالا با (HF) و قطع پایین با (LF) مشخص می‌شود.

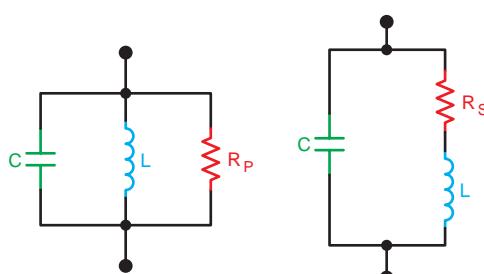


شکل ۱۵- مقاومت R_P/R_S



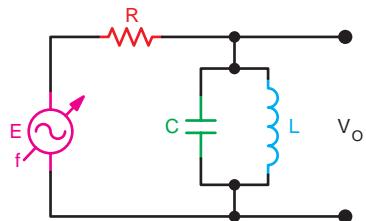
در مورد فیلترها با رزونانس موازی باید به این نکته توجه شود که مقدار مقاومت R_p و مقاومت داخلی سیم پیچ اهمیت دارد و باید همواره مقدار مقاومت R_p خیلی بزرگ‌تر از مقاومت داخلی سیم پیچ باشد تا فیلتر بتواند پاسخ فرکانسی قابل قبولی را ارائه کند. همچنین در مدار رزونانس سری باید مقاومت داخلی سیم پیچ (R_s) خیلی کم باشد.




در شکل ۱۶ فیلتر میان‌گذر و پاسخ فرکانسی آن نشان داده شده است. در این فیلتر پهنای باند BW با $BW = f_r - f_L$ برابر است.

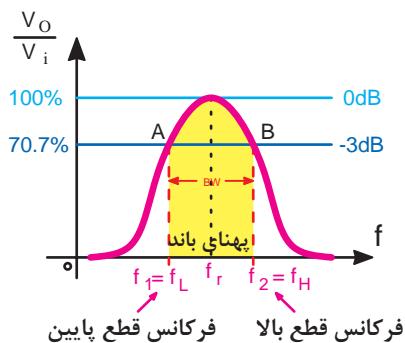

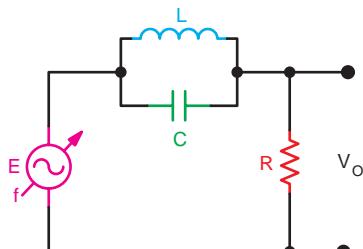شکل ۱۶- فیلتر عبور باند و پاسخ فرکانسی به آن



در شکل ۱۷ فیلتر حذف باند و پاسخ فرکانسی آن نشان داده شده است. در این فیلتر پهنای باند عبور شامل تمام فرکانس‌های از صفرتاً بی‌نهایت، به جز محدوده $f_r - f_1$ است.

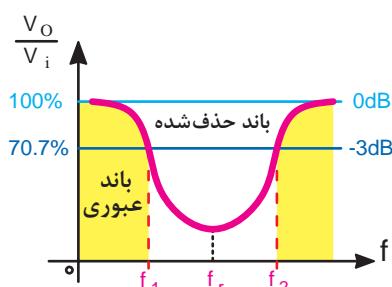

شکل ۱۷- فیلتر حذف باند و پاسخ فرکانسی به آن



برای اندازه‌گیری فرکانس‌های قطع بالا و پایین فیلترهای عبور باند و حذف باند باید در فرکانس‌های رزونانس

دامنه سیگنال خروجی را اندازه بگیریم بعد فرکانس را تغییر دهیم تا دامنه سیگنال خروجی به $70/7$ درصد ماقزیم خود برسد.

فعالیت
کارگاهی



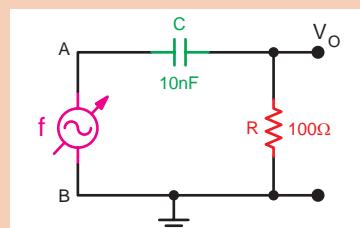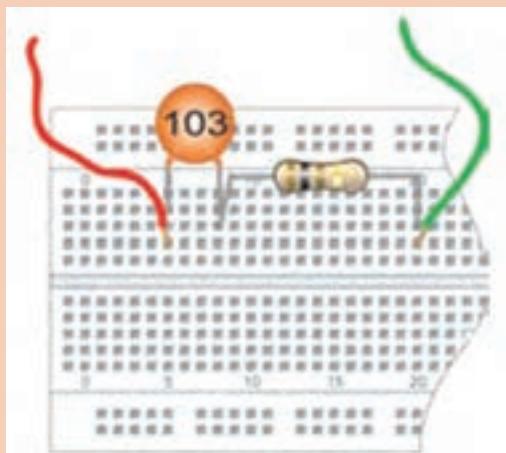
مدار شکل زیر را روی برد ببندید. این مدار چه نوع فیلتری است؟ چرا؟ شرح دهید



۱ سیگنال ژنراتور AF را روشن کنید و روی فرکانس 150 کیلوهرتز سینوسی تنظیم کنید و خروجی آن را به AB اتصال دهید. پیک تا پیک سیگنال ولتاژ خروجی سیگنال ژنراتور را روى نصف حداکثر پیک تا پیک خروجی آن تنظیم کنید.

۲ ورودی AB را به یک کanal V و خروجی را به کanal دیگر اسیلوسکوپ اتصال دهید و اسیلوسکوپ را روشن کنید.

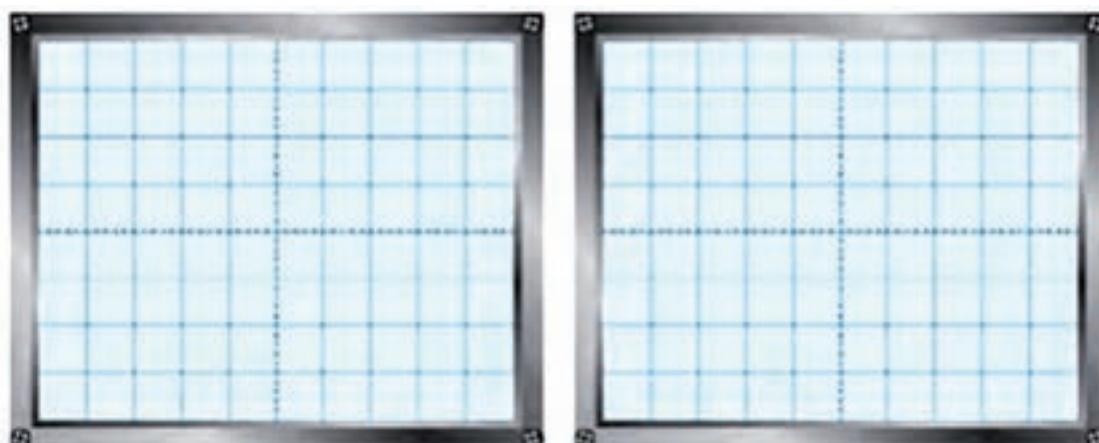۳ سیگنال‌های ولتاژ ورودی و خروجی مدار را به کمک اسیلوسکوپ روی نمودارهای زیر رسم کنید. مقادیر پیک تا پیک و فرکانس سیگنال‌ها را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.



۴ فرکانس سیگنال ژنراتور را روی 159 کیلوهرتز قرار دهید. در این حالت دامنه ولتاژ خروجی را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

۵ سیگنال ژنراتور را روی نصف دامنه ماقزیم خروجی آن بگذارید و طبق جدول زیر فرکانس را تغییر دهید.
در هر مرحله دامنه پیک تا پیک ورودی و خروجی را اندازه بگیرید یادداشت کنید.

فرکانس سیگنال ژنراتور	ولتاژ ورودی V_{ip-p}	ولتاژ خروجی V_{op-p}
$F_1 = 13.0 \text{ KHz}$		
$F_2 = 14.0 \text{ KHz}$		
$F_3 = 15.0 \text{ KHz}$		
$F_4 = 15.9 \text{ KHz}$		
$F_5 = 17.0 \text{ KHz}$		
$F_6 = 18.0 \text{ KHz}$		
$F_7 = 19.0 \text{ KHz}$		

نکته مهم





در هر مرحله اندازه گیری باید دامنه ورودی ثابت باشد.

فعالیت
کارگاهی



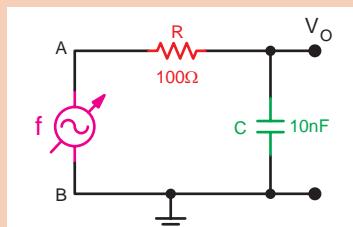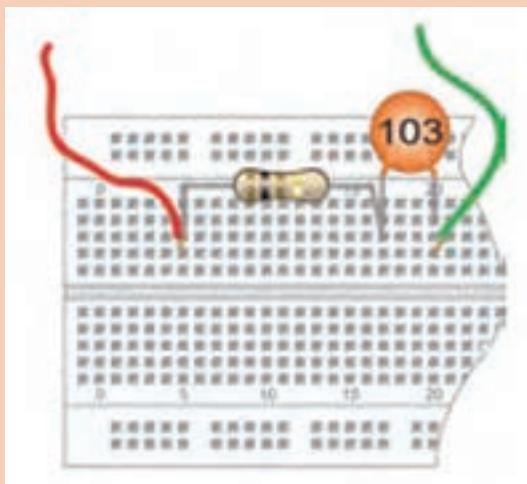مدار شکل زیر را روی برد بیندید. این مدار چه نوع فیلتری است؟ چرا؟ شرح دهید




- ۱ با تغییر فرکانس سیگنال ژنراتور دامنه سیگنال خروجی را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.
- ۲ فرکانس سیگنال ژنراتور را آنقدر کاهش دهید تا دامنه سیگنال خروجی به 70% درصد مرحله بالا برسد.
در این حالت فرکانس را اندازه بگیرید و نتیجه را یادداشت کنید.



در این حالت از اسیلوسکوپ دو کanal استفاده کنید و هر دو سیگنال ورودی و خروجی را به طور همزمان روی اسیلوسکوپ ببینید و باهم مقایسه کنید سپس فرکانس را اندازه بگیرید.

۳ با توجه به نتایج آزمایش‌های دو مدار بالا فرکانس قطع مدار چند کیلوهرتز است؟ مقدار آن را بنویسید.

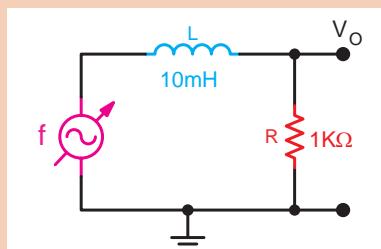۱ مدار شکل روبرو را روی برد ببینید. این مدار چه نوع فیلتری است؟ چرا؟ شرح دهید.



فعالیت
کارگاهی



۲ سیگنال ژنراتور را روی موج سینوسی با پیک تا پیک ۴ ولت و فرکانس ۱۶ کیلوهرتز، تنظیم کنید.
در صورتی که مقاومت داخلی سیم پیچ زیاد است مقدار R را تغییر دهید.

۳ به کمک اسیلوسکوپ فرکانس قطع مدار را اندازه بگیرید و مقدار آن را یادداشت کنید.


۴ با استفاده از رابطه $F_o = \frac{R}{2\pi L}$ فرکانس قطع مدار را محاسبه کنید و مقدار آن را بنویسید.

۵ مقدار دامنه سیگنال خروجی را در حالی که ورودی روی ۴ ولت پیک تا پیک قرار دارد طبق جدول زیر تغییر فرکانس ورودی اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

فرکانس سیگنال ژنراتور	ولتاژ ورودی V_{ip-p}	ولتاژ خروجی V_{op-p}
$F_1=7\text{ KHz}$		
$F_2=10\text{ KHz}$		
$F_3=13\text{ KHz}$		
$F_4=16\text{ KHz}$		
$F_5=19\text{ KHz}$		
$F_6=22\text{ KHz}$		
$F_7=25\text{ KHz}$		



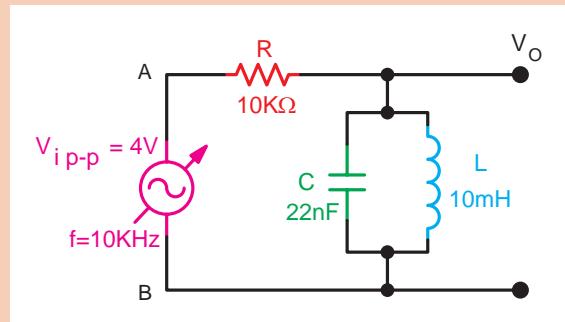مدار شکل زیر را روی برد بیندید. این مدار چه نوع فیلتری است؟ چرا؟ شرح دهید.




- ۱ به کمک اسیلوسکوپ فرکانس‌های رزونانس قطع پایین و قطع بالا را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.
در صورتی که مقاومت داخلی سلف ۱۰ میلی‌هانری زیاد است مقدار مقاومت را تغییر دهید.
- ۲ مقدار دامنه سیگنال خروجی را در حالی که ورودی روی ۴ ولت پیک تا پیک قرار دارد طبق جدول زیر با تغییر فرکانس ورودی اندازه بگیرید و یادداشت کنید. منحنی پاسخ فرکانسی فیلتر را رسم کنید.

فرکانس سیگنال ژنراتور	ولتاژ ورودی V_{ip-p}	ولتاژ خروجی V_{op-p}
$F_1 = 4 \text{ KHz}$		
$F_2 = 6 \text{ KHz}$		
$F_3 = 8 \text{ KHz}$		
$F_4 = 10 \text{ KHz}$		
$F_5 = 12 \text{ KHz}$		
$F_6 = 14 \text{ KHz}$		
$F_7 = 16 \text{ KHz}$		



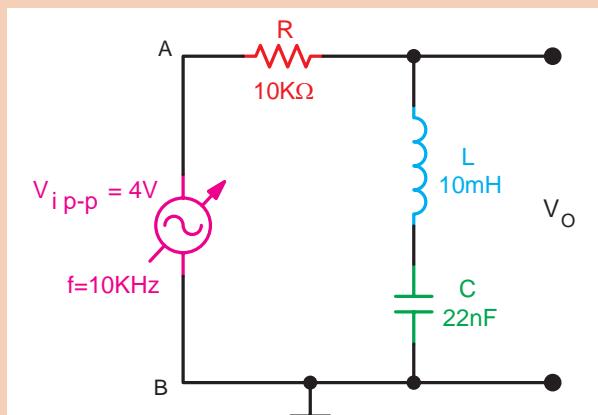۱ مدار شکل زیر را روی برد بیندید. این مدار چه نوع فیلتری است؟ چرا؟ شرح دهید.



۲ خروجی V_o را به اسیلوسکوپ متصل کنید. درصورتی که مقدار مقاومت داخلی سیم پیچ ۱۰ میلی هانزی زیاد است، مقدار مقاومت R را تغییر دهید.

۳ به کمک اسیلوسکوپ دامنه و فرکانس‌های $f_r - f_1 - f_2$ را که در خروجی ظاهر می‌شود اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

۴ مقدار دامنه سیگنال خروجی را درحالی که ورودی روی ۴ ولت پیک تا پیک قرار دارد طبق جدول زیر و با تغییر فرکانس ورودی اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

فرکانس سیگنال ژنراتور	V_{ip-p}	ولتاژ ورودی	ولتاژ خروجی V_{op-p}
$F_1 = 4 \text{ KHz}$			
$F_2 = 6 \text{ KHz}$			
$F_3 = 8 \text{ KHz}$			
$F_4 = 10 \text{ KHz}$			
$F_5 = 12 \text{ KHz}$			
$F_6 = 14 \text{ KHz}$			
$F_7 = 16 \text{ KHz}$			

تحقیق کنید



کاربرد هریک از فیلترها را به صورت جداگانه بررسی نمایید.

کار با سیگنال ژنراتور فرکانس رادیویی (RF) (Radio Frequency Signal Generator)

یکی از دستگاه‌های الکترونیکی، که کاربرد نسبتاً وسیعی در آزمایشگاه‌های الکترونیک دارد، دستگاه ژنراتور RF است. این دستگاه قادر به تولید فرکانس‌های رادیویی است. به وسیله سلکتورهای دستگاه، می‌توان فرکانس موردنظر را انتخاب کرد. هرقدر باند فرکانسی دستگاه وسیع‌تر باشد، دستگاه گران‌تر است. از مشخصه‌های عمدۀ مولدهای فرکانس، توانایی آن در تولید سیگنال AM است. غالباً دستگاه‌ها به گونه‌ای ساخته می‌شوند که می‌توان از آنها به عنوان مدولاتور با سیگنال داخلی یا مدولاتور با سیگنال خارجی استفاده کرد. در شکل ۱۸، تصویر ظاهری یک نمونه سیگنال ژنراتور RF را ملاحظه می‌کنید. این سیگنال ژنراتور می‌تواند فرکانس‌هایی در محدوده ۱۰۰ KHz تا ۴۵۰ MHz را تولید کند. کار هر یک از دکمه‌ها و سلکتورهای دستگاه به شرح زیر است:



شکل ۱۸- شکل ظاهری دستگاه مولد RF و کنترل‌های آن

شرح	نام	کلیدهای کنترلی
به وسیله عقربه و درجات روی صفحه می‌توان فرکانس دلخواه را انتخاب کرد. درجه‌بندی صفحه مدرج در شش باند A، B، C، D، E و F قابل استفاده است.	صفحه مدرج و عقربه انتخاب فرکانس	۱
این کلید دارای شش وضعیت مختلف است که با آن می‌توان یکی از باندهای A تا F را انتخاب کرد	سلکتور انتخاب حوزه کار	۲
این ترمینال به منظور اتصال کریستال کوارتز، ۱ تا ۱۵ مگاهرتز استفاده می‌شود و نوسان‌ساز، به صورت کریستالی، عمل می‌کند، سیگنال‌های خروجی به وسیله نوسان‌ساز کریستالی تولید می‌شود و همواره پایدار است.	سوکت اتصال کریستال XTAL	۳

پومن ۴: کاربری تکنیک‌های مخابراتی

این کلید برای خاموش و روشن کردن دستگاه مورداستفاده قرار می‌گیرد.	کلید خاموش - روشن (ON-OFF)	۴
این لامپ، روشن یا خاموش بودن دستگاه را نشان می‌دهد	لامپ سیگنال (نشانه)	۵
این کلید دارای سه حالت است که به ترتیب عبارت‌اند از X TAL OSC , INT-MOD , EXT-MOD	کلید حالت (Mode Switch)	۶
این ترمینال‌ها در دو وضعیت مورداستفاده قرار می‌گیرد	ترمینال ورودی - خروجی (OUTPUT_INPUT)	۷
تنظیم مقادیر کم ولتاژ خروجی	کلید تنظیم دقیق دامنه (FINE)	۸
با استفاده از این کلید می‌توان دامنه خروجی را با ضرب ده تغییر داد.	کلید دامنه RF کمزیاد (HIGH LOW)	۹
از این ترمینال، سیگنال خروجی دریافت می‌شود. سیگنال‌های خروجی به صورت RF ساده، مدوله AM داخلی و مدوله AM خارجی‌اند.	ترمینال خروجی (OUTPUT)	۱۰

در شکل ۱۹ دو نمونه سیگنال ژنراتور RF دیجیتالی مشاهده می‌کنید، سلکتورها و دکمه‌های مختلف این دستگاه به صورت صفحه کلید (keyboard) است و با فشار دادن آن، حالات مختلف ایجاد می‌گردد. از مزایای عده‌ای این دستگاه‌ها، نشان دادن مقدار فرکانس روی فرکانس متر دیجیتالی نصب شده روی پانل دستگاه است، که خواندن مقادیر را آسان می‌کند.



RF ژنراتور معمولی

ژنراتور RF دیجیتالی

شکل ۱۹- چند نمونه سیگنال ژنراتور RF

مشخصات شکل موج‌های خروجی سیگنال ژنراتور RF




به منظور آشنایی بیشتر با مشخصات شکل موج‌های خروجی سیگنال ژنراتور RF، به شرح شکل موج‌های خروجی می‌پردازیم.

شکل موج خروجی ترمینال‌های شماره (۱۰) (OUTPUT) در حالتی که کلید شماره (۶) در وضعیت EXT یا TAL X قرار گیرد و به ورودی ترمینال‌های شماره (۷) سیگنالی اعمال نشود، یک سیگنال RF ساده است که سیگنال حامل نامیده می‌شود.

در صورتی که کلید شماره (۶) در وضعیت INT قرار داده شود، سیگنال حامل با فرکانس f_c به وسیله سیگنال پیام سینوسی شکل ۲۰-۱ به صورت AM مدوله می‌شود. سیگنال مدوله شده AM در شکل ۲۰-۲ نشان داده شده است. معمولاً سیگنال پیام (FM) دارای فرکانسی برابر با یک کیلوهرتز است. همچنین در صورت نیاز، می‌توان سیگنال یک کیلوهرتزی پیام (FM) را از ترمینال‌های شماره (۷) نیز دریافت کرد. در شکل ۲۰-۳ نمونه این شکل موج را مشاهده می‌کنید.




در صورتی که کلید شماره (۶) در وضعیت EXT قرار داده می‌شود و به ترمینال شماره (۷) سیگنال پیام اعمال گردد، شکل موج خروجی یک سیگنال مدوله شده AM خواهد بود. شکل موج متناسب با شکل موج پیام می‌تواند سینوسی، مربعی، مثلثی و... باشد. در شکل‌های ۲۰-۴ و ۲۰-۵ یک نمونه سیگنال مدوله شده با پیام مربعی را ملاحظه می‌کنید.
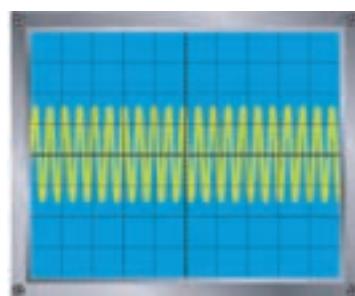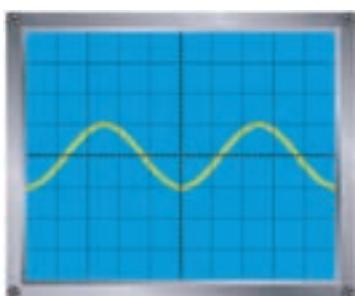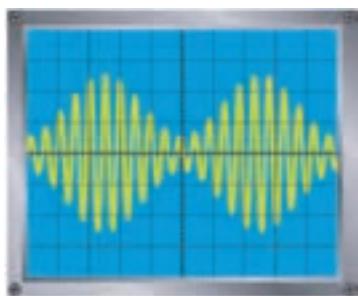
$$f_c = 1 \text{ MHz} \quad f_m = 1 \text{ KHz} \quad e_m = E_m \sin \omega_m t \quad f_m = 1 \text{ KHz} \quad e_c = E_c \sin 2\pi f_c t \quad f_c = 1 \text{ MHz}$$



ب) سیگنال پیام سینوسی Fm

الف) سیگنال حامل f_c

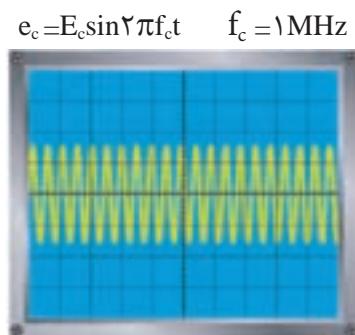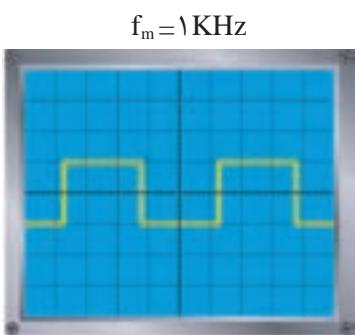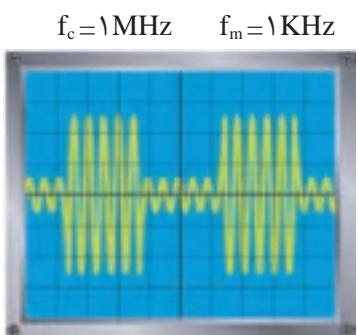

و) سیگنال مدوله شده یا پیام مربعی

ه) سیگنال پیام مربعی

د) سیگنال حامل f_c

شکل ۲۰-۲۰- سیگنال مدوله شده AM



پومن ۴: کاربری تکنیک‌های مخابراتی

۱- مطابق شکل زیر نحوه اتصال سیگنال ژنراتور RF برای مدولاسیون خارجی را انجام دهید توجه داشته باشید که دامنه خروجی فانکشن ژنراتور باید به اندازه‌ای انتخاب شود که سیگنال مدوله شده اعوجاج پیدا نکند. سپس شکل موج خروجی را مشاهده و رسم نمایید.



در مراحل بعدی از اصطلاحات m , m_p , m و M استفاده شده است که هر یک دارای معنایی به شرح زیر است.

- الف) $m_p = M$ است و به معنی درصد مدولاسیون یا Modulation Percent است.
- ب) m شاخص مدولاسیون است که برابر با نسبت دامنه پیام به دامنه حامل است.

نکته



۲- اندازه‌گیری درصد مدولاسیون


شکل موج AM را روی صفحه اسیلوسکوپ بیاورید سپس مطابق شکل زیر که یک نمونه سیگنال AM نشان داده شده است. مقادیر a و b را از روی شکل اندازه بگیرید. مقادیر درصد مدولاسیون از رابطه زیر محاسبه کنید.

$$M = m_p = \frac{b - a}{b + a} \times 100$$

نکته



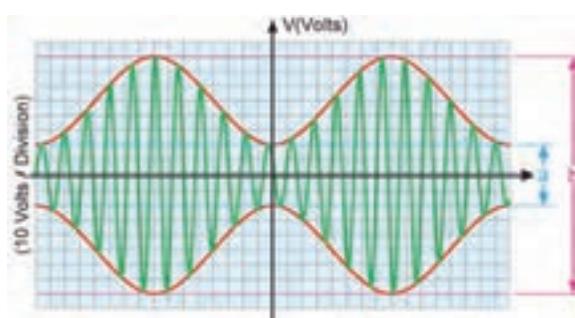ضمناً می‌توانید از رابطه $m = \frac{E_m}{E_c} \times 100$ استفاده کرد.




سیگنال AM روی صفحه اسیلوسکوپ

مثال



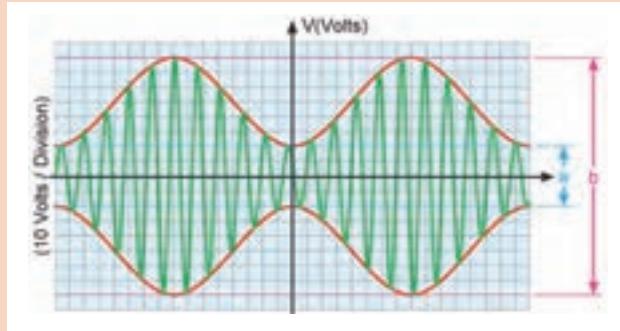مقدار درصد مدولاسیون را در شکل زیر با روش اندازه‌گیری به دست آورید.
هر تقسیم‌بندی قائم برابر 10 ولت است.



حل: با توجه به معادله بالا مقادیر a و b را اندازه می‌گیریم چون هر تقسیم‌بندی، معادل 10 ولت است، داریم:

$$a = 40 \text{ V} \quad b = 160 \text{ V}$$

$$M = \frac{b-a}{b+a} \times 100$$

$$M = \frac{160 - 40}{160 + 40} \times 100 = \frac{120}{200} \times 100 = 60\%$$

$$M = 60\%$$

تحقیق کنید



با مراجعه به منابع مختلف از جمله اینترنت تحقیق کنید آیا سیگنال ژنراتوری با مدولاسیون FM وجود دارد؟

فیلم



فیلم مربوط به انواع مدولاسیون‌ها را مشاهده کنید.

فعالیت
کارگاهی




کار با سیگنال ژنراتور RF


۱ سیگنال ژنراتور RF را روی فرکانس 455 کیلوهرتز با مدولاسیون خارجی قرار دهید. کلید Hi-Low

روی low باشد و کلید FINE را روی بیشترین مقدار قرار دهید.

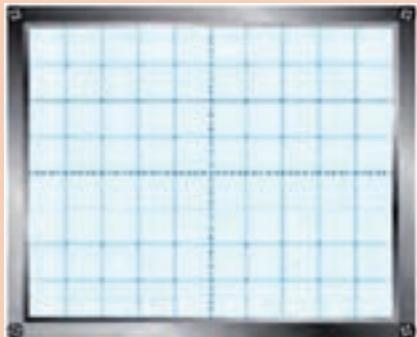۲ اسیلوسکوپ را به ترمینال خروجی مولد RF وصل و آن را طوری تنظیم کنید که 2 یا 3 سیکل کامل را روی صفحه ظاهر شود ($\mu\text{s}/\text{Time/DIV}$)



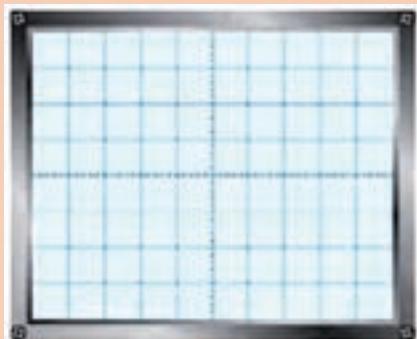۳ تصویر ظاهرشده روی صفحه اسیلوسکوپ را با مقیاس مناسب روی نمودار زیر ترسیم کنید و مقادیر فرکانس و ولتاژ را با توجه به شکل موج ترسیم شده، محاسبه کنید.
آیا مقادیر به دست آمده از روی اسیلوسکوپ و فرکانس سیگنال ژنراتور با هم تطبیق دارد؟ توضیح دهید.



۴ کلید Low-Hi را در وضعیت Hi و فرکانس سیگنال ژنراتور را روی یک مگاھرتز بگذارید و شکل موج خروجی را روی نمودار زیر ترسیم کنید. مقادیر ولتاژ و فرکانس را با توجه به شکل ترسیم شده، محاسبه و آن را با مقادیر انتخاب شده روی سیگنال ژنراتور مقایسه کنید و درباره آن توضیح دهید.
کلید Low-Hi میزان دامنه ولتاژ را چقدر تغییر می‌دهد؟
مقادیر خروجی را در حالت Hi و Low اندازه‌گیری کنید و نسبت ولتاژها را به دست آورید و نتیجه را بنویسید.

۵ کلید MODE را در وضعیت INT MODE قرار دهید و شکل موج ظاهرشده را روی صفحه اسیلوسکوپ، در دو حالت (حدوداً ۰/۲ تا ۱ میکروثانیه و حدوداً ۰/۱ تا ۰/۵ میلیثانیه) در نمودارهای زیر رسم کنید (فرکانس Fc روی یک مگاھرتز قرار دارد)



آیا شکل موج به دست آمده سیگنال مدوله شده AM است؟ در صورتی که جواب مثبت است، فرکانس سیگنال مدوله کننده چقدر است؟ توضیح دهید.

۶ پرب اسیلوسکوپ را به ترمینال‌های INPUT-OUTPUT متصل کنید و شکل موج ظاهرشده روی صفحه اسیلوسکوپ را در نموداری رسم کنید و دامنه و فرکانس آن را، با توجه به شکل موج ترسیم شده، محاسبه کنید. ولوم انتخاب فرکانس (۱) را تغییر دهید. آیا فرکانس تغییر می‌کند؟ چرا؟ توضیح دهید.

۷ کلید MODE را در وضعیت EXT-MODE قرار دهید و اسیلوسکوپ را به خروجی (OUTPUT) دستگاه ژنراتور RF متصل کنید.

سیگنال ژنراتور RF را روی یک مگاهرتز قرار دهید. فانکشن ژنراتور AF را روی ۵kHz سینوسی بگذارید و خروجی آن را به ترمینال‌های INPUT-OUTPUT سیگنال ژنراتور RF متصل کنید.

دامنه فانکشن ژنراتور اطouri تنظیم کنید که سیگنال مدوله شده خروجی بدون اعوجاج باشد. شکل موج خروجی سیگنال ژنراتور RF را با مقیاس مناسب ترسیم کنید (Tim/DIV روی میلی ثانیه قرار گیرد).

۸ دامنه سیگنال ژنراتور AF را تغییر دهید و اثر آن را روی شکل موج خروجی بررسی کنید و نتیجه را شرح دهید.

۹ دامنه سیگنال ژنراتور RF را تغییر دهید و اثر آن را روی سیگنال خروجی بررسی نمایید و نتیجه را تجزیه و تحلیل کنید و توضیح دهید.

۱۰ فانکشن ژنراتور RF را روی سیگنال مربعی و مثلثی قرار دهید و شکل موج سیگنال خروجی مولد RF را از روی صفحه اسیلوسکوپ، در نمودارهای زیر رسم کنید.



۱۱ مقدار درصد مدولاسیون را از روی نمودارهای مرحله قبل اندازه‌گیری کنید. این اندازه‌گیری را از روی صفحه اسیلوسکوپ انجام دهید و نتیجه را بنویسید.

۱۲ سیگنال ژنراتور RF را روی مدولاسیون داخلی قرار دهید و فرکانس آن را روی ۲ مگاهرتز بگذارید و درصد مدولاسیون داخلی را اندازه بگیرید و بنویسید.


۱۳ شرایط را برای مدولاسیون خارجی فراهم‌سازید. مولد AF را روی ۲ کیلوهرتز و مولد RF را روی ۶۰۰ کیلوهرتز قرار دهید. دامنه AF و RF را طوری تغییر دهید که مدولاسیون ۱۰۰٪، ۷۵٪، ۵۰٪ و به وجود آید.

شکل موج هر یک از سیگنال‌ها را روی نمودارهای زیر رسم کنید.



۱۴ دامنه سیگنال AF و RF را از روی نمودار ترسیم شده مرحله قبل در مراحل مدولاسیون ۵۰٪، ۱۰۰٪ اندازه بگیرید و درصد مدولاسیون را محاسبه کنید و بنویسید.

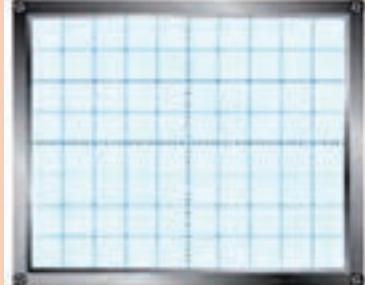۱۵ آیا تغییر دامنه سیگنال RF و AF موجب تغییر درصد مدولاسیون می‌شود و از فرمول $M = \frac{E_m}{E_c}$ تبعیت می‌کند؟ توضیح دهید.



۱۶ دامنه سیگنال AF در مرحله ۱۳ را آن قدر افزایش دهید تا مدولاسیون بیش از صد درصد را در نمودار روبه‌رو رسم کنید.

۱۷ اسیلوسکوپ را روی حالت X-Y بگذارید. سیگنال AF را به محور X (CH_1) و سیگنال مدوله شده AM را به محور Y (CH_2) اعمال کنید. در این حالت یک ذوزنقه بر بروی صفحه اسیلوسکوپ، طبق نمودار روبه‌رو مشاهده می‌کنید، ظاهر می‌شود. مقدار درصد مدولاسیون را با استفاده از نمودار زیر به دست آورید و در مورد آن توضیح دهید.

۱۸ دامنه AF را تغییر دهید و مقدار درصد مدولاسیون را با استفاده از ذوزنقه مدولاسیون در دو حالت به دست آورید (مدولاسیون ۱۰۰٪، مدولاسیون ۷۵٪)

مراحل آزمایش ۱۸ را به کمک نرمافزار مولتی سیم اجرا کنید و گزارش کامل آن را بنویسید.

کار در منزل



فیلم



فیلم مربوط به انواع نوسان‌سازها را مشاهده کنید.

نوسان‌سازها

نوسان‌سازها مدارهای ویژه‌ای هستند که کاربرد نسبتاً گسترده‌ای در مدارهای مخابراتی دارند. بدون نوسان‌سازها ارسال و دریافت پیام‌های رادیویی امکان‌پذیر نیست. نوسان‌سازها یا مولدهای شکل موج، در دستگاه‌هایی نظیر مولتی‌مترهای دیجیتالی، اسیلوسکوپ، گیرنده و فرستنده‌های رادیویی، رایانه‌ها و وسایل دیجیتالی نظیر شمارنده‌ها، تایمربا، ماشین‌های حساب و دستگاه‌های فراوان دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند. لذا می‌توان گفت نوسان‌ساز از اجزای اساسی دستگاه‌های الکترونیکی است.

اصول نوسان‌سازی

نوسان‌ساز، مداری است که بدون اعمال سیگنال متناوب به ورودی آن، در خروجی، سیگنال متناوب تولید کند. شکل ۲۱ بلوک دیاگرام نوسان‌ساز سینوسی را نشان می‌دهد.



شکل ۲۱- بلوک دیاگرام نوسان‌ساز سینوسی

همان‌طور که مشاهده می‌شود به مدار الکترونیکی نوسان‌ساز ولتاژ DC داده شده است و مدار ولتاژ DC را به ولتاژ متناوب سینوسی تبدیل نموده است. به نوسان‌ساز، اسیلاتور (oscillator) نیز می‌گویند.


کار در کلاس



انواع نوسان‌ساز از نظر شکل موج تولیدی به چند دسته تقسیم می‌شوند.

اصول کار مدارهای الکترونیکی نوسان‌ساز

اغلب نوسان‌سازها از یک طبقه تقویت‌کننده و طبقه‌ای به نام شبکه برگشتی یا فیدبک (Feed Back) تشکیل شده‌اند شبکه برگشتی معمولاً بخشی از سیگنال خروجی تقویت‌کننده را به ورودی تقویت‌کننده برگشت می‌دهد. شکل ۲۲ بلوک دیاگرام کلی نوسان‌ساز را نشان می‌دهد.

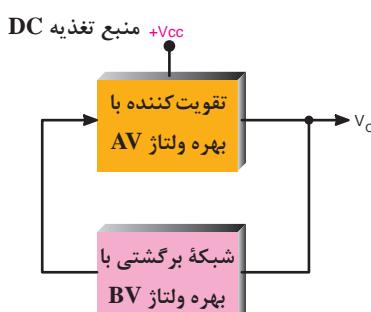

شکل ۲۲- بلوک دیاگرام کلی نوسان‌ساز


نیازهای اولیه برای نوسان‌سازی

در کلیه نوسان‌سازها باید شرایط و عوامل زیر وجود داشته باشد تا مدار به نوسان درآید.
 الف) منبع انرژی: منبع انرژی می‌تواند منبع تغذیه، باتری شیمیایی یا باتری نوری باشد (شکل ۲۳).




شکل ۲۳- انواع باتری‌ها

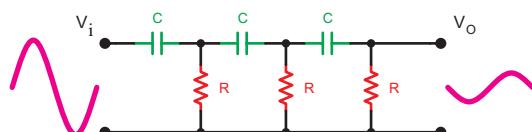
ب) مدار تعیین‌کننده فرکانس: این مدار معمولاً یک مدار رزونانس LC یا مدار RC یا مدارهایی با مشخصات ویژه است. نوسان‌های اولیه، در این مدارها تولید می‌شود (شکل ۲۴).



الف) مدار رزونانس RC

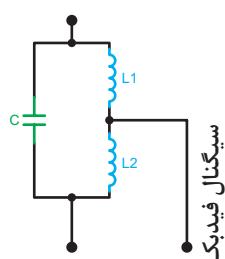


ج) مدار رزونانس LC

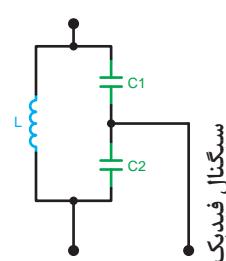


ب) مدار رزونانس LC

شکل ۲۴- مدارهای رزونانس RC و LC

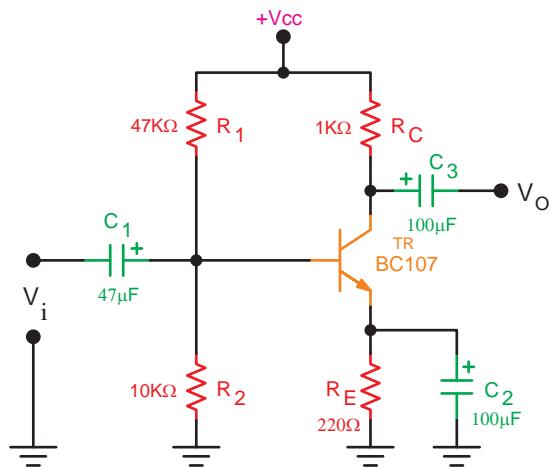


شکل ۲۵- تقویت کننده ترانزیستوری

ج) تقویت کننده: مدار تقویت کننده معمولاً یکی از انواع تقویت کننده های ترانزیستوری، FET یا IC است. سیگنال های اولیه که توسط مدار تعیین کننده فرکانس تولید می شود به وسیله مدار تقویت کننده تقویت می گردد (شکل ۲۵).

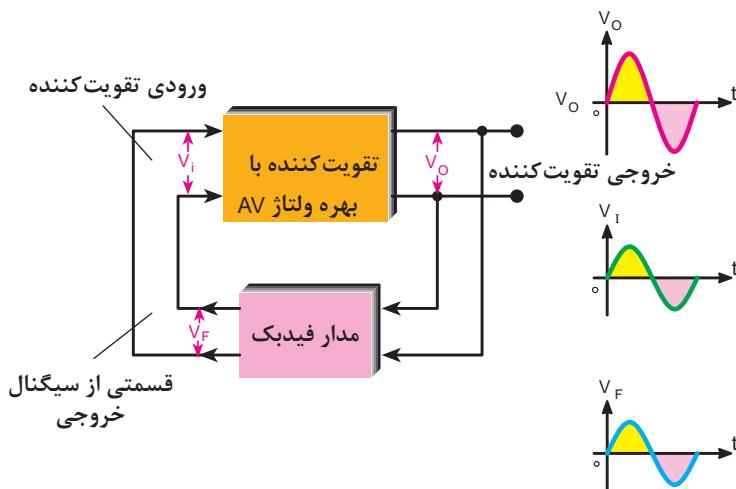

شکل ۲۶- ایجاد فیدبک مثبت توسط شبکه برگشتی

د) مدار فیدبک یا بازخورد (Feed Back): به مفهوم انتقال بخشی از سیگنال خروجی به ورودی مدار است. در نوسان سازها قسمتی از سیگنال خروجی طوری به ورودی منتقل می شود که با آن هم فاز باشد. در این حالت فیدبک را فیدبک مثبت (Positive Feed Back) می نامند. در صورتی که سیگنال برگشتی با سیگنال ورودی ۱۸۰ درجه اختلاف فاز داشته باشد آن را فیدبک منفی (Negative Feed Back) می نامند. شکل ۲۶ فیدبک مثبت را نشان می دهد.

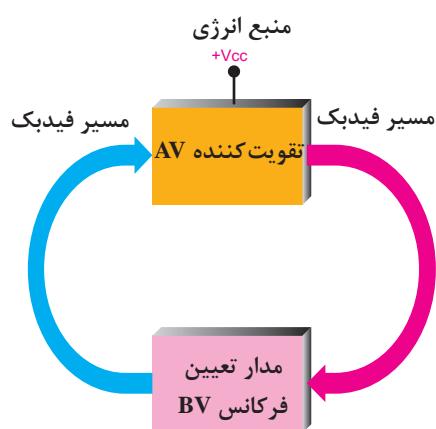

شکل ۲۷- بخش های موردنیاز برای نوسان سازی

در شکل ۲۷ بخش های موردنیاز برای نوسان سازی جهت نوسان سازی صورت بلوک دیاگرام ترسیم شده است.

یک اسیلاتور چگونه به نوسان درمی‌آید؟

سه مرحله از تولید نوسان‌ها در نوسان‌ساز به ترتیب عبارت‌اند از:

(الف) مرحله روشن کردن دستگاه با زدن کلید


(ب) مرحله تولید سیگنال اولیه

(ج) مرحله پایدار شدن نوسان‌ها

اصل بارک هاوزن (Barkhausen Criterion)

بنابر اصل بارک هاوزن، زمانی نوسان‌های یک نوسان ساز پایدار می‌شود که حاصل ضرب بهره ولتاژ تقویت‌کننده (AV) در BV که ضریب بهره ولتاژ مدار فیدبک نامیده می‌شود برابر یک شود ($1 = BV \times AV$). به طور کلی هرگاه یک سیم‌پیچ با یک خازن به صورت موازی بسته شود؛ مدار تانک شکل می‌گیرد. با اعمال یک پالس در مدار تانک، انرژی را در خازن ذخیره می‌شود. این انرژی در داخل سیم‌پیچ تخلیه می‌شود و میدانی را در اطراف آن به وجود می‌آورد. وقتی خازن کاملاً دشارژ شد، انرژی ذخیره شده در سیم‌پیچ خازن را مجدداً شارژ می‌کند و نوسان‌ها تداوم می‌یابد.


در شکل ۲۸-الف نحوه شارژ خازن (تولید پالس) و در شکل ۲۸-ب نحوه تولید نوسان در مدار تانک، نشان داده شده است.

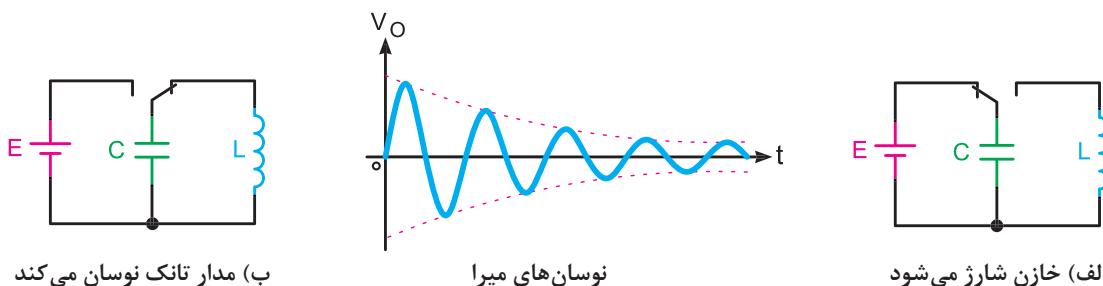


شکل ۲۸- تولید نوسان در مدار تانک

در صورتی که مقاومت اهمی سیم‌پیچ صفر و مقاومت عایق خازن بی‌نهایت باشد، نوسان‌ها پایدار خواهد شد. از آنجا که عملاً این مقادیر صفر و بی‌نهایت نیستند، نوسان‌ها پایدار نخواهد بود و بعد از مدت زمان معینی، که مقدار آن به مقاومت سیم‌پیچ بستگی دارد، میرا می‌شود. فرکانس نوسان‌ها از رابطه $F_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ قابل محاسبه است.

برای پایدار کردن نوسان‌های میرا شونده از تقویت‌کننده و مدار فیدبک استفاده می‌شود. طبق اصل بارک هاوزن زمانی نوسان‌ها پایدار می‌شود که ضریب تقویت ولتاژ در مدار فیدبک از نظر عددی برابر با عکس ضریب تقویت ولتاژ مدار تقویت‌کننده شود. در شکل ۲۹ ۲ بلوك دیاگرام یک نوسان‌ساز رسم شده است. در اغلب نوسان‌سازها از مدار تانک به عنوان شبکه فیدبک استفاده می‌شود.

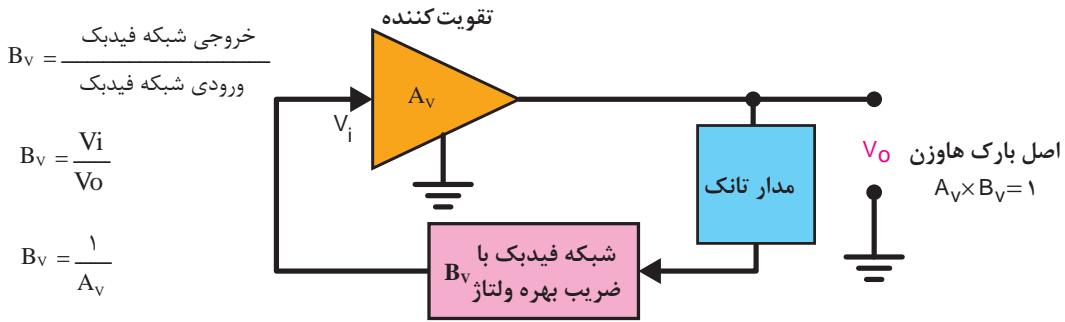

شکل ۲۹- بلوك دياگرام نوسان ساز

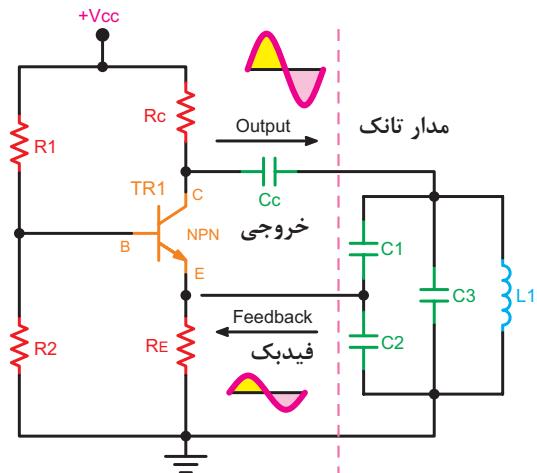

شکل ۳۰- نوسان ساز کول پیتس

انواع نوسان سازهای سینوسی

در زمان های قدیم از لامپ های خلا به عنوان تقویت کننده در نوسان سازها استفاده می کردند. امروزه استفاده از ترانزیستور های، FET، BJT تقویت کننده های عملیاتی (Op Amp) مدارهای منطقی و سایر آسی ها در مدارهای نوسان ساز بسیار متداول است.

با توجه به نحوه فیدبک و آرایش مدار، انواع نوسان سازهای هارتلی، آرمستانگ، کول پیتس و... شکل می گیرد. نوسان ساز مورد آزمایش، یک نوسان ساز کول پیتس است، که از نظر آرایش مدار تقویت کننده، به صورت بیس مشترک است (شکل ۳۰).


مقاومت های R_1 و R_2 از طریق خط تغذیه، ولتاژ بیس را تأمین می کنند و مقاومت های R_E ، ضمن ثبیت حرارت، به عنوان مقاومت ورودی امیتر نیز استفاده شده است. مقاومت R_C به انضمام مدار تانک، متشکل از L_1 ، C_1 و C_2 ، بار کلکتور را تشکیل می دهد. چون ورودی به امیتر و خروجی از کلکتور دریافت شده است، لذا ترانزیستور به صورت بیس مشترک است.

مقاومت R_C ، ولتاژ V_{cc} به کلکتور می رساند و ترانزیستور را بایاس می کند. خازن های C_1 و C_2 ، ولتاژ خروجی را تقسیم می کنند. ولتاژ دو سر C_2 ، که جزئی از ولتاژ خروجی است، به دو سر مقاومت R_E ، که ورودی مدار تقویت کننده است، اعمال می شود. چون مدار به صورت بیس مشترک اتصال دارد، به ایجاد اختلاف فاز، بین ورودی و خروجی نیاز نخواهد بود. مقادیر مقاومت های R_1 ، R_2 و R_E و خازن های C_1 و C_2 باید طوری انتخاب شود که اصل بارک هاوزن در مدار صدق کند. در غیر این صورت، مدار نوسان نخواهد کرد.

نسبت خازن‌های C_1 و C_2 از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا عالملاً مقدار ظرفیت این خازن‌هاست که ضریب تضعیف مدار را تعیین می‌کند. نقطه‌کار مدار نیز در پایدار شدن نوسان‌ها دخالت مستقیم دارد. زیرا با جایه‌جایی نقطه‌کار، امپدانس ورودی و خروجی مدار تغییر می‌کند و مقدار A_V کم‌وزیاد می‌شود و درنهایت ممکن است شرایطی پدید آید که $A_V \times B_V$ (ضریب تقویت کننده × ضریب تقویت شبکه فیدبک) مساوی یک نشود و مدار از نوسان بیفتد.

با قرار دادن یک خازن بین بیس و شاسی، می‌توان میزان A_V مدار را افزایش داد. در شکل ۳۱ این خازن با خط‌چین نشان داده شده است. چون می‌خواهیم از این مدار، به عنوان مدولاتور، نیز استفاده کنیم از این رو مدار طوری طراحی شده است که نیاز به خازن بای پاس بیس ندارد.

با اعمال ولتاژ مدوله کننده مناسب به بیس ترانزیستور، مدار اسیلاتور تبدیل به مدولاتور AM می‌شود. در شکل ۳۱ نحوه تبدیل اسیلاتور را به مدولاتور نشان داده ایم.

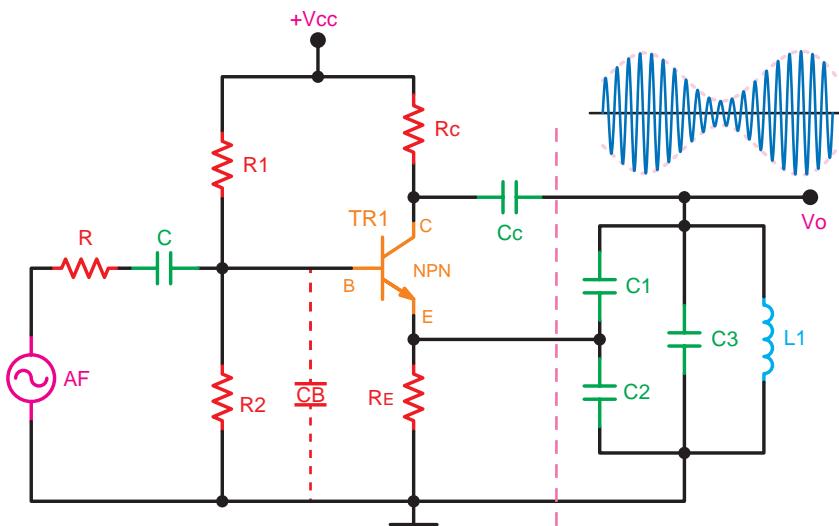

شکل ۳۱- مدولاتور AM

مقدار فرکانس نوسان‌ساز به ظرفیت خازن‌های C_1 ، C_2 و C_{12} ، ضریب خودالقایی سیمپیج L_1 و امپدانس ورودی و خروجی مدار ترانزیستوری بستگی دارد. چنان‌چه از امپدانس ورودی و خروجی صرف نظر کنیم، مقدار فرکانس رزونانس به صورت زیر قابل محاسبه است:

$$\frac{1}{C_{12}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

$$C_{12} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

$$C_{eq} = C_{12} || C_3 = C_{12} + C_3$$

$$F_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1 C_{eq}}}$$




چگونگی ساختن سیم پیج (سلف) برای نوسان ساز



۱ برای ساختن سلف نوسان ساز که دارای ضریب خودالقایی حدود $300\text{ }\mu\text{H}$ میکرو هانری است، می توانند هسته فریتی مطابق شکل روبرو را با ابعاد نشان داده شده انتخاب کنید.



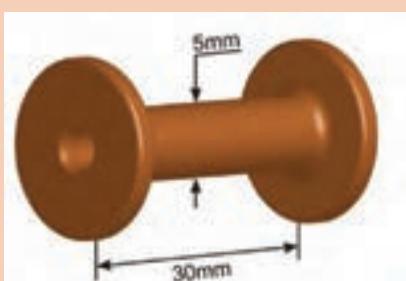۲ روی هسته را حدود 75 دور سیم تلفنی روکش دار یا نوع سیم دیگر بپیچید. سیم پیج با ضریب خودالقایی $300\text{ }\mu\text{H}$ ساخته می شود. شکل روبرو سیم پیج ساخته شده و مقدار اندوکتانس آن را توسط دستگاه پل LRC متر نشان می دهد.



می توان از هسته فریتی استوانه ای و قرقره مناسب آن برای ساختن سیم پیج استفاده کنید. شکل روبرو این قرقره و ابعاد آن را نشان می دهد.



اگر حدود 75 تا 80 دور سیم لاکی $20/\text{o}$ را روی این هسته فریتی بپیچید سلفی با ضریب القایی حدود 300 میکروهانری به وجود می آید. شکل روبرو نمونه ساخته شده این سیم پیج را نشان می دهد.

۳ پس از ساختن سیم پیج از پل LCR متر استفاده کنید و ضریب خودالقایی سیم پیج ساخته شده را اندازه بگیرید. در صورتی که ضریب خودالقایی سیم پیج، 300 میکروهانری نباشد با کم و زیاد کردن تعداد در سیم، ضریب خودالقایی را برابر با 300 میکروهانری تنظیم کنید.

توجه داشته باشید بعد از پیچیدن سیم روی قرقره، روی سیم را با چسب کاغذی و یا هر چسب دیگری محکم کنید، تا سیم پیچیده شده باز نشود و لایه های سیم پیج از هم جدا نگردد.

توجه



در صورتی که ابعاد فریت شما با ابعاد داده شده متفاوت است با تغییر تعداد دور و با استفاده از LCR متر، به سلف ۳۰ میکروهانتری برسید

تحقیق کنید




فعالیت
کارگاهی




در مورد پل LCR متر تحقیق کرده و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

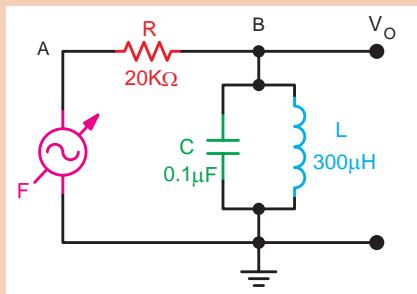مراحل اجرای آزمایش مشاهده نوسان‌های میرا شونده




- ۱ مدار شکل روبه‌رو را روی برد بیندید.
- ۲ فانکشن ژنراتور را روی سیگنال مربعی قرار دهد و فرکانس آن را روی یک کیلوهرتز تنظیم کنید و دامنه خروجی فانکشن ژنراتور را روی بیشترین مقدار بگذارید. در صورتی که سیگنال میرا ظاهر نشد دامنه و فرکانس ژنراتور را کمی تغییر دهید.
- ۳ پروب کانال یک اسیلوسکوپ را به نقطه A و پروب کانال دو اسیلوسکوپ را به نقطه B متصل کنید.
- ۴ کلید DC_GND_AC اسیلوسکوپ را در وضعیت AC بگذارید.
- ۵ شکل موج نقاط A و B را روی نمودارهای زیر رسم کنید.

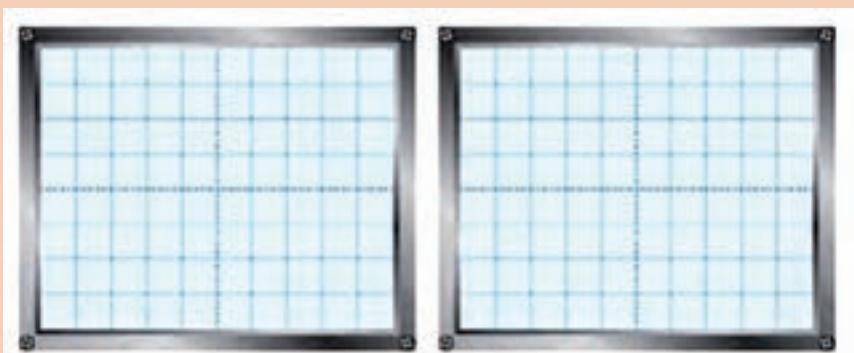

- ۶ روی کدام لبه موج مربعی نوسان‌های میرا شونده ظاهرشده است؟ شرح دهید.
- ۷ فرکانس نوسان‌های میرا شونده را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.
- ۸ تعیین کنید فرکانس اندازه‌گیری شده چند برابر فرکانس ورودی است؟ شرح دهید.
- ۹ مقدار فرکانس ورودی را یکبار روی ۵ کیلوهرتز و بار دیگر روی صد کیلوهرتز بگذارید و اثر آن را روی سیگنال نقاط A و B مشاهده کنید و نتایج به دست آمده را بنویسید.
- ۱۰ خازن ۱/۰ میکرو فارادی را، که با سیم پیچ موازی است، بردارید و بررسی نمایید آیا بازهم نوسان‌های میرا شونده ظاهر می‌شود؟ نتایج را تجزیه و تحلیل کنید.



آزمایش نوسان‌ساز کول پیتس

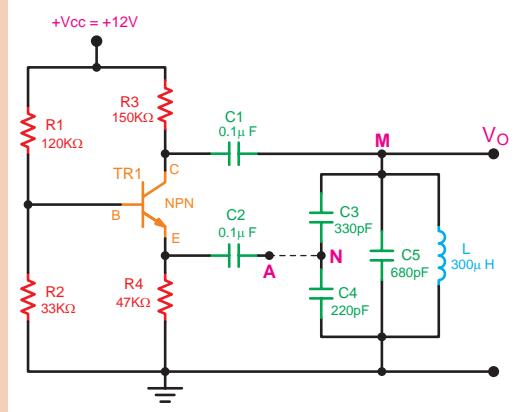

سینوسی در خروجی ظاهر نشد، منبع تغذیه را خاموش کنید و مدار را مجدداً مورد بررسی قرار دهید، برای اطمینان از صحت کار مدار باید V_{CE} تقریباً نصف V_{CC} باشد.

۶ چنان‌چه مدار راهاندازی شد، اتصال بین نقاط A و N را بردارید. در این حالت مدار از نوسان بازمی‌ایستد.

۷ ولتاژ DC پایه‌های بیس، امیتر و کلکتور ترانزیستور را استفاده از مولتی‌متر (نسبت به شاسی) اندازه بگیرید و مقادیر را بنویسید.

۸ با توجه به مقادیر اندازه‌گیری شده، کلاس کار تقویت‌کننده را مشخص کنید. تقویت‌کننده در چه ناحیه‌ای کار می‌کند؟ شرح دهید.

۹ اتصال بین A و N را مجدداً برقرار کنید.

۱۰ مقادیر ولتاژ بایاس ترانزیستور را در این حالت اندازه بگیرید و مقادیر را بنویسید.

۱۱ مقادیر به دست آمده در مرحله ۷ را باهم مقایسه کنید. آیا مقادیر باهم تطبیق می‌کند؟ توضیح دهید.

۱۲ شکل موج نقاط A و M را با مقیاس مناسب به فاز آنها روی نمودار رسم کنید. توجه داشته باشید که شکل موج نقطه A ولتاژ ورودی و شکل موج نقطه M ولتاژ ورودی و شکل موج نقطه M ولتاژ خروجی است.

۱۳ آیا ولتاژ ورودی و خروجی باهم هم‌فاز هستند؟

۱۴ مقدار فرکانس و ولتاژ پیک تا پیک سیگنال ورودی و خروجی را اندازه بگیرید و مقادیر را بنویسید.

۱۵ مقدار A_V مدار تقویت‌کننده را، با توجه به مقادیر اندازه‌گیری شده، از رابطه $A_V = \frac{V_{opp}}{V_{inpp}}$ محاسبه کنید.

تحقیق کنید




به چه دلیل در نوسان‌ساز کول پیتس بین سیگنال ورودی و خروجی اختلاف فاز وجود ندارد؟

چرا در مدار نوسان‌ساز کول پیتس از تقویت‌کننده بیس مشترک استفاده شده است و چرا روی بیس ترانزیستور نوسان‌ساز مورد آزمایش، خازن بای پس وجود ندارد؟

تحقیق کنید




تولید نوسان مربعی

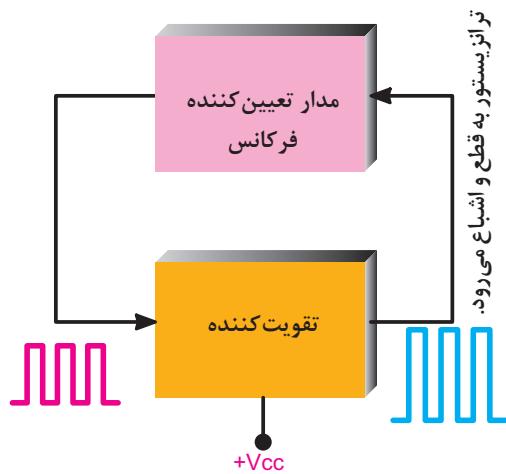

اگر شرایط مدار طوری تنظیم شود که تقویت‌کننده مدار به قطع و اشباع برود سیگنال مربعی تولید می‌شود این حالت زمانی اتفاق می‌افتد که مدار رزونانس LC در مدار وجود نداشته باشد.


شکل ۳۲- ترانزیستور به قطع و اشباع می‌رود و نوسان‌ها تداوم می‌یابد.

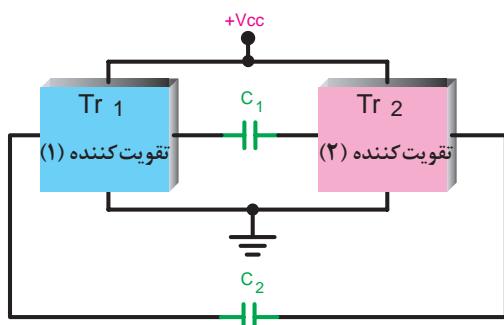نوسان‌ساز موج مربعی (مولتی‌ویراتور آاستابل)




مدار این نوسان‌ساز شامل دو تقویت‌کننده اشباع شده است که خروجی هر یک به ورودی دیگری با کوپلاژ خازنی متصل شده است. در شکل ۳۳ این نوسان‌ساز به صورت بلوکی نشان داده شده است.

شکل ۳۳- شکل بلوکی نوسان‌ساز

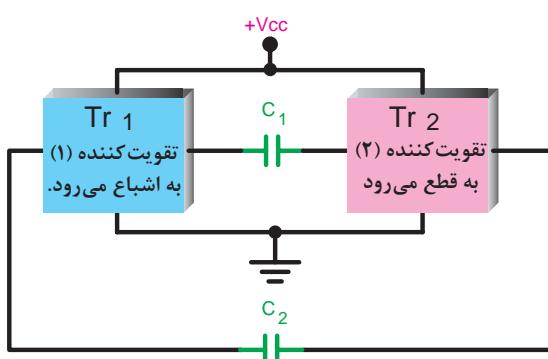


هنگامی که یک تقویت‌کننده در اشباع قرار دارد تقویت‌کننده دیگر به قطع می‌رود. در شکل بلوکی ۳۴ این حالت نشان داده شده است.

شکل ۳۴- یکی از تقویت‌کننده‌ها قطع و دیگری اشباع می‌شود.

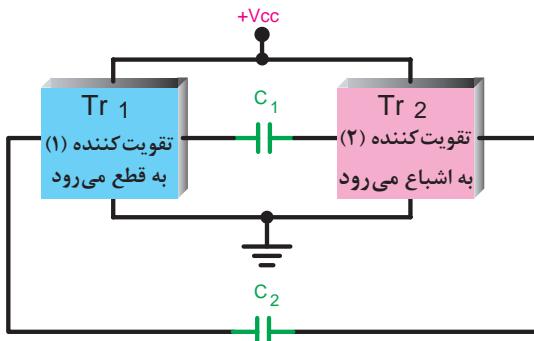

شکل ۳۵- وضعیت تقویت‌کننده‌ها تغییر نموده است.


وضعیت قطع و اشباع تقویت‌کننده‌ها دوام چندانی ندارد و پس از مدتی، تقویت‌کننده حالت قطع به حالت اشباع می‌رود و تقویت‌کننده اشباع شده قطع می‌شود. شکل بلوکی ۳۵ وضعیت تقویت‌کننده‌ها را در این حالت نشان می‌دهد.

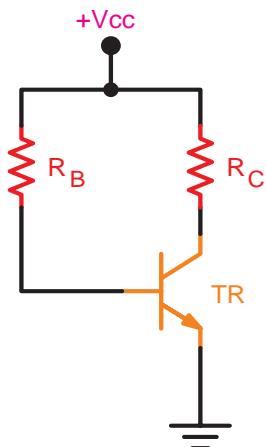

شکل ۳۶- مدار تقویت‌کننده.


این سیکل به طور نامحدود تکرار می‌شود. مدار تقویت‌کننده در مولتی ویبراتور آاستابل معمولاً از نوع بایاس مستقیم است. شکل ۳۶ مدار تقویت‌کننده را نشان می‌دهد.

در شکل ۳۷ مدار نوسان‌ساز موج مربعی (مولتی ویبراتور آاستابل) با دو تقویت‌کننده ترانزیستوری رسم شده است.

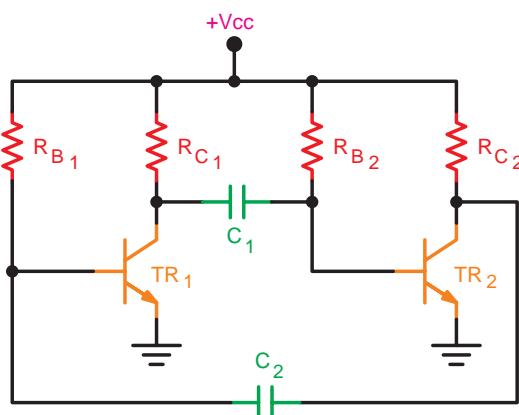

شکل ۳۷- مدار مولتی ویبراتور

این مدار به صورت شکل ۳۸ نیز می‌توان نشان داد.

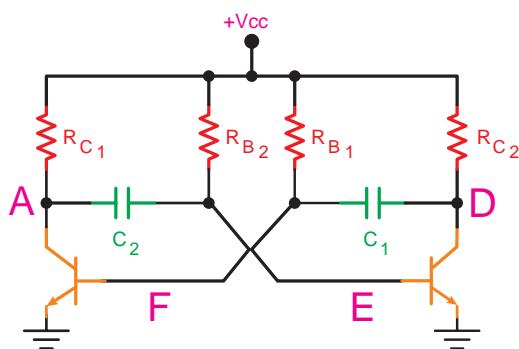


شکل ۳۸- مدار مولتی ویبراتور آستایل

فعالیت
کارگاهی



آزمایش نوسان‌ساز کول پیتس

۱ مدار شکل زیر را روی برد بیندید.

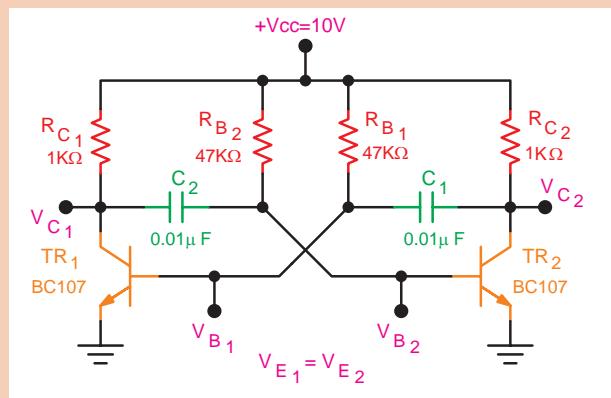

۲ منبع تغذیه را به مدار وصل کنید و مدار را راهاندازی کنید.

۳ به کمک ولتمتر DC، ولتاژ پایه‌های بیس و امیتر و کلکتور هر ترانزیستور را نسبت به شاسی اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

۴ به کمک اسیلوسکوپ ضمن مشاهده شکل موج‌های V_{C1} ، V_{B1} ، V_{C2} ، V_{B2} ، آنها را در نمودارهایی با حفظ رابطه زمانی رسم کنید.

۵ مقدار پیک تا پیک هر یک از موج‌ها را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

۶ زمان تنابوب هر یک از سیگنال‌ها را اندازه گیری کنید و یادداشت کنید.

تحقیق کنید



در مورد نوسان‌ساز موج مربعی با آی‌سی ۵۵۵ تحقیق کنید.


فیلم




فیلم مربوط به انواع مدولاتور و آشکارساز AM را مشاهده کنید.

مدولاتور و آشکارساز AM

با اعمال سیگنال مدوله کننده مناسب به بیس ترانزیستور، مدار اسیلاتور به مدولاتور AM تبدیل می شود. در شکل ۳۹ نحوه تبدیل اسیلاتور را به مدولاتور نشان داده ایم.

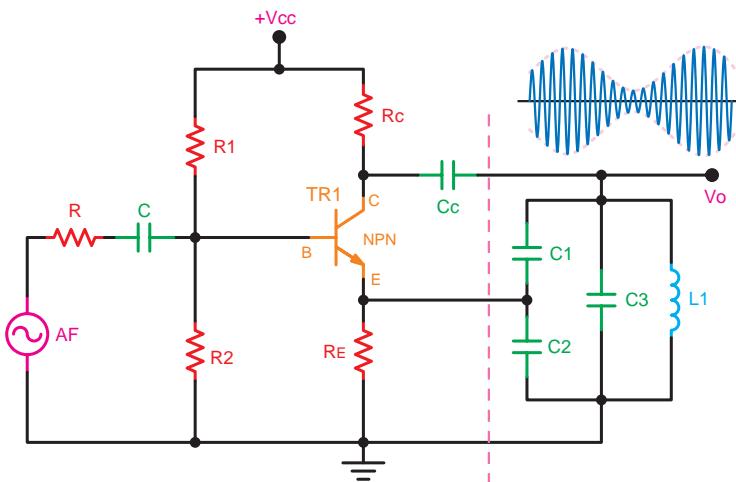


شکل ۳۹- مدولاتور AM

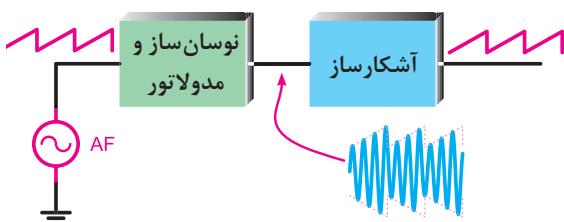

شکل ۴۰- بلوک دیاگرام نوسان‌ساز، مدولاتور و آشکارساز

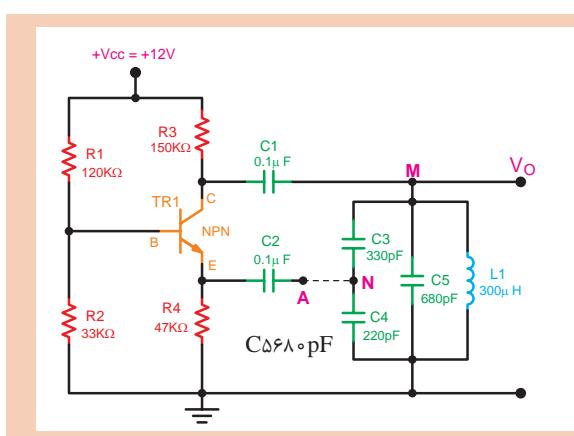با اضافه کردن مدار آشکارساز، به آسانی می‌توانیم سیگنال مدوله کننده اولیه را مجددًا بازسازی کنیم. زمانی مدار درست کار می‌کند که سیگنال خروجی آشکارساز، دقیقاً مشابه سیگنال ورودی است. در شکل ۴۰، مجموعه بلوک دیاگرام نوسان‌ساز، مدولاتور و آشکارساز را ملاحظه کنید. به مشابه بودن سیگنال ورودی و خروجی توجه کنید. در این مدار، سیگنال پیام را دندانه ارهای در نظر گرفته ایم.



آزمایش نوسان‌ساز کول پیتس

الف) نوسان‌سازی

۱ مدار شکل روبرو را روی برد بیندید.


فعالیت
کارگاهی



- ۱ پروب کانال یک اسیلوسکوپ را به نقطه M و سیم زمین آن را به سیم مشترک مدار وصل کنید.
- ۲ منبع تغذیه را روی ۱۲ ولت DC قرار دهید و تغذیه را به مدار وصل کنید و مدار را راهاندازی کنید.
- ۳ در این شرایط باید مدار نوسان کند. چنان‌چه نوسان‌های پایدار سینوسی در خروجی ظاهر نشد، منبع تغذیه را خاموش کنید و مدار را مجدداً مورد بازرسی قرار دهید.
- ۴ مقدار فرکانس و ولتاژ پیک تا پیک سیگنال ورودی و خروجی مدولاتور را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

ب) مدولاتور AM

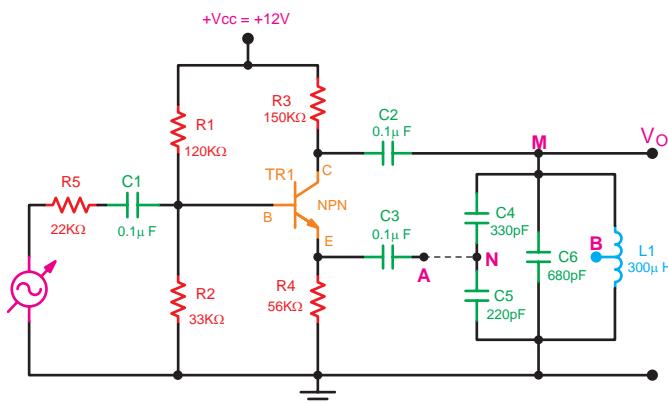- ۱ فانکشن ژنراتور AF را طبق شکل زیر به ورودی بیس ترانزیستور نوسان‌ساز متصل کنید.




- ۲ بررسی کنید که آیا مدار، به نوسان درآمده است یا خیر؟ در صورتی که مدار دارای نوسان پایدار است، اسیلوسکوپ را روی محدوده میلی ثانیه بیاورید به طوری که شکل موج سیگنال RF کاملاً فشرده و نورانی شود.
- ۳ خروجی فانکشن ژنراتور را روی یک کیلوهرتز قرار دهید.
- ۴ دامنه سیگنال خروجی فانکشن ژنراتور را آن قدر افزایش دهید تا مدولاسیون ۵۰ درصد به وجود آید. یعنی $E_m = E_c$ شود. سپس شکل موج خروجی را رسم کنید.
- ۵ دامنه سیگنال AF را افزایش دهید تا مدولاسیون صد درصد به وجود آید، یعنی شود. سپس شکل موج خروجی را رسم کنید.
- ۶ در صد مدولاسیون را از روی شکل موج رسم شده اندازه بگیرید و مقادیر را بنویسید.
- ۷ ذوزنقه مدولاسیون را برای مدولاسیون ۵۰ درصد و صد درصد به دست آورید.
- ۸ در صد مدولاسیون را از روی ذوزنقه مدولاسیون اندازه بگیرید و مقادیر را بنویسید.
- ۹ مقادیر به دست آمده در مراحل بالا را مقایسه کنید. آیا مقادیر باهم مطابقت دارند؟ شرح دهید.
- ۱۰ فانکشن ژنراتور AF را روی موج مربعی با فرکانس ۱kHz قرار دهید و در صد مدولاسیون را روی ۵۰ درصد بگذارید. شکل موج خروجی را روی نموداری ترسیم کنید.
- ۱۱ شکل موج‌های نشان داده شده در نمودارهایی ترسیم کرده و با هم مقایسه و نتایج حاصل را تشریح کنید.
- ۱۲ فانکشن ژنراتور AF را روی فرکانس یک کیلوهرتز مثلثی قرار دهید و شکل موج خروجی را با مدولاسیون ۵۰ درصد و صد درصد روی نمودار رسم کنید.

ج) آشکارسازی سیگنال مدوله شده و مقایسه آن با سیگنال ورودی

۱ فانکشن ژنراتور AF را روی سیگنال سینوسی با فرکانس یک کیلوهرتز قرار دهید و دامنه مدولاسیون ۵۰ درصد باشد.

۲ منبع تغذیه و فانکشن ژنراتور را خاموش کنید.

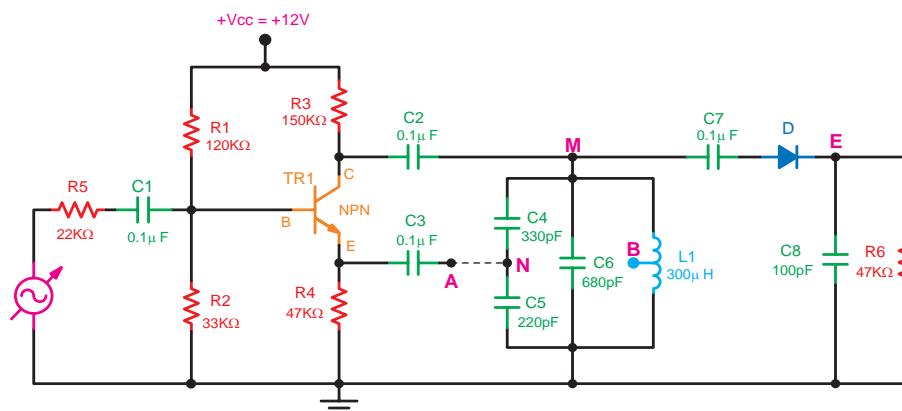۳ مدار آشکارساز را طبق شکل زیر به مدار شکل قبل اضافه کنید. توجه داشته باشید که در این آزمایش، وارد اصول آشکارسازی نخواهد شد و هدف، مقایسه سیگنال ورودی مدولاتور و خروجی آشکارساز است.



برای مشاهده شکل موج آشکار
شده مناسب در اسیلوسکوپ‌های
مختلف می‌توان از خازن مناسب
دیگری به جای خازن C_8 (به طور
مثال 1 nF) استفاده کرد.

۴ پروب کanal یک اسیلوسکوپ را به دو سر سیگنال ژنراتور AF و پروب کanal ۲ را به خروجی آشکارساز (نقطه E) متصل کنید. سپس منبع تغذیه و فانکشن ژنراتور را روشن کنید.

۵ شکل موج خروجی و ورودی را رسم کنید. شکل موج‌های رسم شده را باهم مقایسه کنید. آیا دو سیگنال کاملاً شبیه هم هستند؟ سرح دهید.

۶ درصورتی که پاسخ مرحله ۵ منفی باشد، باید مراحل آزمایش را تکرار کنید. یادآور می‌شود که این سیگنال‌ها از نظر دامنه، متفاوت‌اند ولی از نظر شکل موج و فرکانس، باید کاملاً مشابه باشند.

تحقیق کنید



جدول زیر را تکمیل کنید.

	۱- مدولاتور مورد آزمایش چه نوع مدولاتوری است؟
	۲- صافی (فیلتر) مدار آشکارساز چه نوع فیلتری است؟
	۳- شکل موج ورودی آشکارساز و خروجی آن را رسم کنید؟
	۴- آیا موج خروجی آشکارشده دارای ولتاژ DC است یا خیر؟
	۵- چنان چه جهت دیود آشکارساز عوض شود شکل موج خروجی آشکارشده چگونه است؟ آن را رسم کنید.

تحقیق کنید



در مورد مدولاتور و آشکارساز AM و کاربرد آنها تحقیق کنید.


فیلم

فیلم مربوط به مخلوط‌کننده‌ها را مشاهده کنید.



مخلوط‌کننده (mixer)


میکسر یا مخلوط‌کننده مداری است که دو سیگنال سینوسی را درهم ضرب می‌کند و از ضرب دو سیگنال چهار فرکانس ظاهر می‌شود. در شکل ۴۱، بلوک دیاگرام مخلوط‌کننده و فرکانس‌های ورودی و خروجی آن نشان داده شده است.

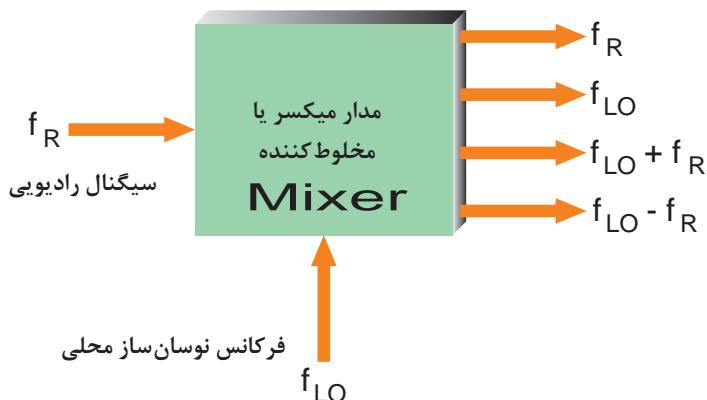

شکل ۴۱- بلوک دیاگرام مخلوط‌کننده

معمولًا با قرار دادن یک فیلتر میان‌گذر (مدار هماهنگ LC) فرکانس تفاضل (FLO-FR) را از سایر فرکانس‌ها جدا می‌کند.


در رادیو معمولًا از مدار مخلوط‌کننده برای تبدیل فرکانس ایستگاه رادیویی RF به فرکانس IF، که برابر با ۴۵۵ کیلوهرتز است، استفاده می‌کنند. شکل ۴۲ بلوک دیاگرام مخلوط‌کننده و شکل موج‌های ورودی و خروجی آن را نشان می‌دهد.

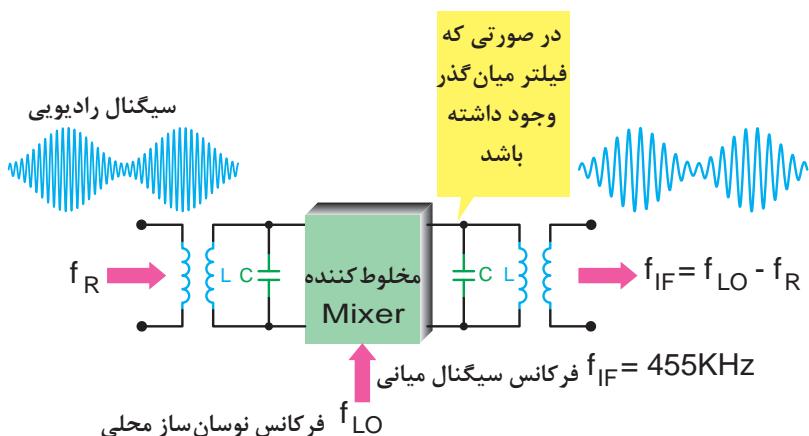

شکل ۴۲- امواج ورودی و خروجی مخلوط‌کننده



۱ مدار شکل زیر را بروی برد بیندید.

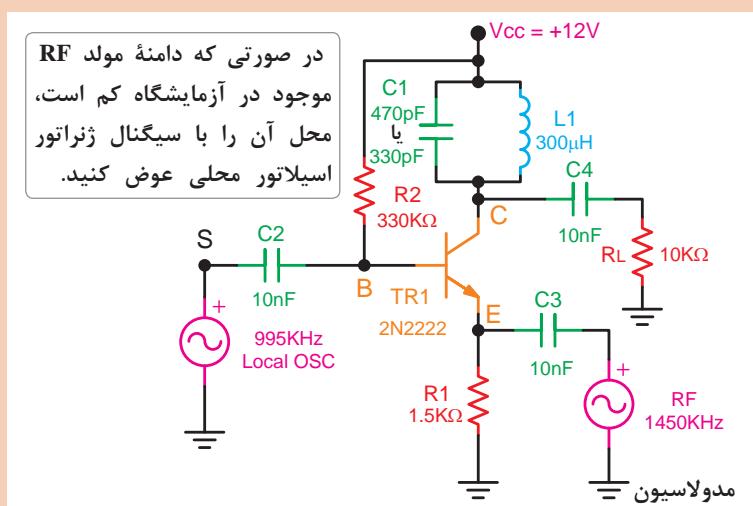

تحقیق کنید



در مورد مخلوط‌کنندگان و کاربرد آنها تحقیق کنید.

پودمان ۴ : کاربری تکنیک‌های مخابراتی

جدول ارزشیابی

نمره	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره‌دهی)	نتایج	استاندارد عملکرد (کیفیت)	تکالیف عملکردی (شایستگی‌ها)	عنوان پودمان
۳	<p>۱ قطعات مخابراتی و طرز کار آنها را بررسی نماید.</p> <p>۲ بررسی انواع فیلترها و کاربرد آنها در مدارهای مخابراتی.</p> <p>۳ کار با مدارهای مدولاسیون و نوسان‌ساز و مخلوط‌کننده‌ها.</p> <p>■ هنرجو، توانایی بررسی همه شاخص‌ها را داشته باشد.</p>	بالاتر از حد انتظار		بررسی وسائل و قطعات مخابراتی	
۲	<p>۱ قطعات مخابراتی و طرز کار آنها را بررسی نماید.</p> <p>۲ بررسی انواع فیلترها و کاربرد آنها در مدارهای مخابراتی.</p> <p>۳ کار با مدارهای مدولاسیون و نوسان‌ساز و مخلوط‌کننده‌ها.</p> <p>■ هنرجو، توانایی بررسی دو مورد از شاخص‌ها را داشته باشد.</p>	در حد انتظار	بستن مدارهای مخابراتی و تجزیه و تحلیل آنها		کاربری تکنیک‌های مخابراتی
۱	<p>۱ قطعات مخابراتی و طرز کار آنها بررسی نماید.</p> <p>۲ بررسی انواع فیلترها و کاربرد آنها در مدارهای مخابراتی.</p> <p>۳ کار با مدارهای مدولاسیون و نوسان‌ساز و مخلوط‌کننده‌ها.</p> <p>■ هنرجو، توانایی بررسی یک مورد از شاخص‌ها را داشته باشد.</p>	پایین‌تر از حد انتظار		عملکرد مدارهای مخابراتی	
نمره مستمر از ۵					
نمره شایستگی پودمان از ۳					
نمره پودمان از ۲۰					

ارزشیابی شایستگی کاربری تکنیک‌های مخابراتی

۱- شرح کار:				
■ اجزای مخابراتی را بررسی نماید.				■
■ انواع فیلترها را بررسی نماید.				■
■ انواع مدولاسیون را بررسی نماید.				■
■ انواع نوسان‌سازها را بررسی نماید.				■
۲- استاندارد عملکرد:				
بررسی و تجزیه و تحلیل کردن مدارهای کاربردی مخابرات.				
۳- شاخص‌ها:				
بررسی کامل از مدارهای مخابراتی کاربرد آنها				
۴- شرایط انجام کار، ابزار و تجهیزات:				
شرایط: کلاس مناسب همراه با پرده‌نگار باشد.				
ابزار و تجهیزات:				
۵- معیار شایستگی:				
ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو	
۱	کار قطعات مخابراتی و کار با آنها	۲		
۲	کار با انواع فیلترها و تجزیه و تحلیل آنها	۱		
۳	کار با انواع مدولاسیون‌ها و کاربرد آنها	۱		
۴	کار با انواع نوسان‌سازها و کاربرد آنها	۱		
شاخص‌های غیرفنی، اینمنی، بهداشت، توجهات زیست‌محیطی و نگرش:				
۱- رعایت نکات اینمنی دستگاه‌ها				
۲- دقیق و تمرکز در اجرای کار				
۳- شایستگی تفکر و یادگیری مدام‌العمر				
۴- اخلاق حرفه‌ای				
میانگین نمرات				
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی ۲ است.				