

## نکات بسیار مهم در مورد سیگنال‌های تلویزیونی

۱- چون سیگنال قابل قبول برای گیرنده‌های تلویزیونی در باندهای UHF و VHF در محدوده  $52\text{dB}\mu\text{V}$  تا  $82\text{dB}\mu\text{V}$  قرار دارد لذا هر سیگنالی در محدوده فوق به گیرنده تلویزیونی برسد قابل قبول است. بنابراین تغییراتی در محدوده صفر تا سی دسی‌بل بر میکروولت مجاز می‌باشد. این امر را باید هنگام طراحی آنتن مرکزی در نظر گرفت.

۲- گیرنده‌های تلویزیون به علت داشتن سیستم کنترل خودکار بهره می‌توانند سیگنال ورودی را در حد مورد نیاز نگه‌دارند. به همین دلیل گیرنده‌های تلویزیونی نزدیک به آنتن و دور از آنتن فرستنده، توانایی بازسازی سیگنال‌های تلویزیونی را در حد مطلوب دارند.

۳- برای طراحی آنتن مرکزی باید سطح سیگنال را در محل نصب آنتن توسط دستگاه db متر یا توسط یک آنتن مرجع اندازه گرفت.

۴- در محل‌هایی که سیگنال ضعیف است، محل استقرار آنتن، تعداد شاخه‌ها، ارتفاع و جهت آن بسیار اهمیت دارد. لذا هنگام نصب آنتن می‌بایستی با توجه به تجربه‌های انجام شده در منطقه این نکات را مورد توجه قرار داد.

۵- شناخت محل جغرافیایی فرستنده و فاصله آن از آنتن گیرنده

در صورت طرح سؤال امتحانی از جداولی نظیر ۴-۶ و ۴-۷ باید اصل جدول در اختیار هنرجو قرار گیرد.

جدول ۴-۶- برخی مشخصات تقویت‌کننده

Multi band for UHF - VHF - VLF - FM	
UHF / VHF / VLF / FM	امپلی فایر مولتی باند مرکزی
( F Connector )	با اتصال نوع F
CATV / MATV	سیستم‌های آنتن مرکزی ویدئو مرکزی

مشخصات فنی		مدل
Type - No.	AT 204 M	
Inputs	1 2 3 4	ورودی
Frequency Range (MHz)	FM VLF VHF UHF 87- 47- 147- 470- 108 68 230 860	محدوده فرکانس (مگاهرتز)
Gain(dB)	15 18 18 20	بهره (دسی‌بل)
Output level (50/60dBm)/(dBv)	106/103	سطح سیگنال خروجی
Noise Figur(dB)	<7	عدد نویز (دسی‌بل)
Main Operation(V-Ac)	220	راه‌انداز اصلی (ولت)
Power Consumption(w)	1.5	توان (وات)

T حرف اول شرکت سازنده قطعه است.

A حرف اول کلمه تقویت‌کننده Amplifier است.

جدول ۴-۷- برخی مشخصات تقویت‌کننده

Multi band for UHF - VHF - VLF - FM	
UHF / VHF / VLF / FM	امپلی فایر مولتی باند بین‌راهی
( F Connector )	با اتصال نوع F
CATV / MATV	سیستم‌های آنتن مرکزی ویدئو مرکزی

مشخصات فنی		مدل
Type - No.	AT 201 L	
Inputs / Output	1 / 1	ورودی / خروجی
Frequency Range (MHz)	FM VLF VHF UHF 87- 47- 147- 470- 108 68 230 860	محدوده فرکانس (مگاهرتز)
Gain(dB)	16 16 16 21	بهره (دسی‌بل)
Output level (50/60dBm)/(dBv)	103	سطح سیگنال خروجی
Main Operation(V-Ac)	220	راه‌انداز اصلی (ولت)
Power Consumption(w)	1.5	توان مصرفی (وات)

گاهی مشخصات تقویت‌کننده‌ها (بوسترها) را در کاتالوگ‌های آن‌ها می‌نویسند، برای آشنایی بیش‌تر با مشخصات بوسترها، دو مورد را ملاحظه می‌کنید.

## بوستر شماره ۱

توجه: زمانی بوستر می تواند مفید واقع شود که سیگنال ورودی برابر  $40\text{ dB}\mu\text{V}$  یا  $100\text{ }\mu\text{V}$ ، یا بیش تر باشد. برای این نوع بوستر ترازیستوری مقدار متوسط قدرت ورودی ۳۵ تا  $70\text{ dB}\mu\text{V}$  (۳۵-۷۰) است. در صورتی که سیگنال ورودی خیلی قوی، مثلاً  $80\text{ dB}\mu\text{V}$  یا بیش تر باشد، بوستر اشباع می شود و اختلال بسیار شدیدی را در سیگنال خروجی به وجود می آورد.

در صورتی که قدرت ورودی کم تر از  $34\text{ dB}$  یعنی  $50\text{ }\mu\text{V}$  باشد دستگاه بوستر هم چون مولد نویز عمل می کند. البته این اثر، به طور قابل ملاحظه ای، به بهره آنتن، پهنای باند گیرنده و... بستگی دارد. این نوع بوستر می تواند سیگنال های داخلی، نویز و سایر مواردی که با AGC و کنترل کنتراست تنظیم نمی شود، اصلاح کند. برای داشتن واضح ترین تصویر، سیگنال ورودی گیرنده تلویزیون باید در محدوده  $60\text{ dB}$  یا بیش تر باشد.



شکل ۲۹-۴- چند نمونه بوستر

## بوستر شماره ۲

– بهره (گین)  $36\text{ dB}$  برای بوستر نصب شده در نزدیکی آنتن (روی بام خانه)، برای هر نوع سیگنال ضعیفی قابل دسترسی است.

– برای هرگونه سیگنال ناپایدار بوستری با بهره (گین)  $115\text{ dB}$  قابل استفاده است.

– نویز، فوق العاده کم و حساسیت بسیار بالاست، لذا بوستر می تواند تصویر بسیار واضحی را تولید کند.

– کلید انتخاب کننده ورودی VHF و UHF، به طور جداگانه یا به صورت ترکیبی، در دستگاه تعبیه شده است.

– بهره (گین) UHF و VHF در محدوده صفر تا ده دسی بل قابل تنظیم است.

– سیستم حفاظت رعد و برق در داخل دستگاه تعبیه شده است.

– دستگاه می تواند با ولتاژ ۲۰۹ تا ۲۵۸ ولت کار کند.

– به منظور داشتن ایمنی مضاعف، مکانیزم نشان دهنده اتصال کوتاه پیش بینی شده است.


### ۴-۱-۱ سایر قطعات آنتن مرکزی

برای نصب آنتن مرکزی اجزاء و قطعات خاص دیگری، که کارایی لازم را در فرکانس بالا داشته باشند، مورد نیاز است. در ادامه، به تشریح تعدادی از قطعات آنتن و آنتن مرکزی می‌پردازیم.

#### ۴-۱-۱-۱ تقسیم‌کننده Divider = splitter

تقسیم‌کننده مداری است که ضمن تطبیق امپدانس، سیگنال ورودی را بین یک یا چند گیرنده تقسیم می‌کند شکل ۴-۳۰ نقشه بلوکی تقسیم‌کننده را نشان می‌دهد. تقسیم‌کننده در انواع مختلف ساخته می‌شود.

سیگنال ورودی

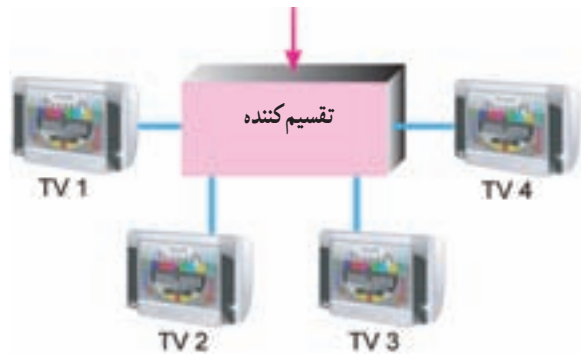

شکل ۴-۳۰ نقشه بلوکی تقسیم‌کننده

#### ۴-۱-۱-۲ تقسیم‌کننده عبوری یک‌راهه: این

تقسیم‌کننده برای اتصال به گیرنده و دریافت یک انشعاب به کار می‌رود. شکل ۴-۳۱ تقسیم‌کننده عبوری یک‌راهه را نشان می‌دهد. این تقسیم‌کننده یک ورودی و دو خروجی دارد.



شکل ۴-۳۱ تقسیم‌کننده عبوری یک‌راهه

#### ۴-۱-۳ تقسیم‌کننده عبوری دوراهه: این

تقسیم‌کننده دارای دو انشعاب مستقل و یک مسیر عبوری برای سایر پریزهاست. شکل ۴-۳۲ تقسیم‌کننده را با عبوری دوراهه نشان می‌دهد.



شکل ۴-۳۲ تقسیم‌کننده عبوری دو راهه

#### ۴-۱-۴ تقسیم‌کننده عبوری چندراهه: شکل‌های

۴-۳۳ و ۴-۳۴ تقسیم‌کننده‌های عبوری را با سه انشعاب و چهار انشعاب نشان می‌دهد.



شکل ۴-۳۳ تقسیم‌کننده عبوری سه‌راهه



شکل ۴-۳۴ تقسیم‌کننده عبوری چهارراهه

#### ۴-۱-۵ تقسیم‌کننده‌های بدون راه عبوری: این

تقسیم‌کننده‌ها راه عبوری ندارند و برای پریزهای آخر به کار می‌روند و به صورت یک یا دو یا سه و یا چهار انشعاب و بیش‌تر ساخته می‌شوند. شکل ۴-۳۵ یک نمونه از این تقسیم‌کننده را با دو انشعاب نشان می‌دهد.



شکل ۳۵-۴- تقسیم کننده بدون راه عبوری

تقسیم کننده‌ها، ضمن عبور سیگنال از خود، موجب افت در مسیر عبوری و انشعابی متفاوت است. در آن‌ها می‌شوند. افت در جدول‌های ۴-۸ و ۴-۹، برخی مشخصات چند نمونه تقسیم کننده آمده است.

جدول ۴-۸- برخی مشخصات تقسیم کننده

**DT 11**  
 یک انشعاب عبوری سازنده  
 یک راه نام شرکت تقسیم کننده

مشخصات فنی		مدل
Type - No.	DT 11 1way	محدوده فرکانس
Frequency Range	4 - 450 450 - 860	افت انشعاب
Side Loss (dB)	8	افت عبوری
Thru Loss (dB)	1.8 2.0	



**DT 12**  
 دو انشعاب عبوری سازنده  
 یک راه نام شرکت تقسیم کننده

مشخصات فنی		مدل
Type - No.	DT 12 2way	محدوده فرکانس
Frequency Range	4 - 450 450 - 860	افت انشعاب
Side Loss (dB)	8 - 10	افت عبوری
Thru Loss (dB)	3.8 4.4	



مشخصات فنی		مدل
Type - No.	DT 14 4way	محدوده فرکانس
Frequency Range	4 - 450 450 - 860	افت انشعاب
Side Loss (dB)	10 - 12	محدوده نمایش تصویر
Screening (dB)	> 75 > 65	افت عبوری
Thru Loss (dB)	2.5 2.5	



جدول ۹-۴- برخی مشخصات تقسیم کننده



مشخصات فنی		مدل
Type - No.	DT 02 2way	
Frequency Range	4 - 450 450 - 860	محدوده فرکانس
Distribution Loss (dB)	3.5 3.7	افت انشعاب (دسی بل)
Screening (dB)	> 75 > 65	محدوده نمایش تصویر

مشخصات فنی		مدل
Type - No.	DT 03 3way	
Frequency Range	4 - 450 450 - 860	محدوده فرکانس
Distribution Loss (dB)	5.5 5.9	افت انشعاب (دسی بل)
Screening (dB)	> 75 > 65	محدوده نمایش تصویر

**الف - پریز عبوری:** پریز عبوری، ضمن تأمین سیگنال مورد نیاز برای یک گیرنده، سیگنال را به پریز دیگر نیز می‌رساند. شکل ۳۷-۴ یک پریز عبوری را نشان می‌دهد. پریزها دارای اُفت هستند و افت پریزها به دو دسته اُفت مسیر (عبوری) و اُفت کناری (انشعاب) تقسیم می‌شوند. در این پریز دو انشعاب و یک مسیر عبوری از داخل پریز وجود دارد و آن را با شماره ST12 مشخص می‌کنند.



شکل ۳۷-۴- پریز عبوری ST12

**۶-۱-۴- پریز Socket:** پریزها ابزاری هستند که سیگنال خروجی آنتن به آن‌ها متصل می‌شود و سیگنال مورد نیاز گیرنده (تلویزیون) از آن‌ها دریافت می‌گردد. شکل ۳۶-۴ یک پریز آنتن را نشان می‌دهد. پریزها به دو دسته عبوری و انشعابی (غیر عبوری) تقسیم بندی می‌شوند.



شکل ۳۶-۴- یک نمونه پریز

دسی بل بر میکروولت، افت خواهیم داشت.




ب - پرینز غیر عبوری یا انشعابی: این پرینز، پرینز آخر است و فقط انشعاب مورد نیاز را برای یک گیرنده تأمین می کند. شکل ۳۸-۴ یک پرینز غیر عبوری را نشان می دهد. این پرینز را با شماره ۱ ST۰۱ مشخص می کنند.




شکل ۳۸-۴ - پرینز غیر عبوری ST01

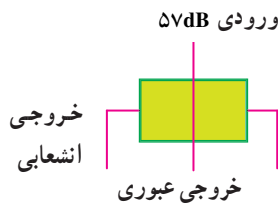مثال ۱-۴: اگر دسی بل بر میکروولت ورودی به پرینز ST۱۲ در محدوده فرکانس ۴۷° تا ۸۶° مگاهرتز برای تلویزیون برابر ۵۷ باشد، مقدار گین در خروجی های عبوری و انشعابی پرینز چند دسی بل است؟



حل: با توجه به جدول، مقدار اُفت عبوری برای فرکانس داده شده برابر ۱/۸ دسی بل است بنابراین،  
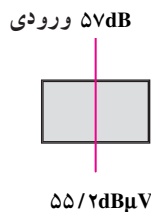
$$dB = 57 - 1/8 = 55/2 \text{ dB} \mu V$$
 خروجی عبوری



با توجه به جدول، مقدار اُفت انشعاب برای پرینز مورد نظر در سیگنال های تلویزیونی برابر ۱۳ دسی بل است. بنابراین، در خروجی انشعابی داریم:

$$dB = 57 - 13 = 44 \text{ dB} \mu V$$

چون مقدار خروجی انشعابی از ۵۲ dB μV کم تر است.

۷-۱۰-۴ مشخصات پرینزها: هر پرینز برای محدوده فرکانسی معینی به کار می رود و دارای مشخصات ویژه ای است. در جدول ۱-۴ برخی مشخصات پرینزها و نماد مداری آنها نشان داده شده است.

جدول ۱-۴ - برخی مشخصات پرینزها و نماد مداری آنها

مشخصات فنی		ST02 غیر عبوری				ST12 مدل عبوری					
Type - No.	Frequency Range (MHz)	TV	Radio	TV	Radio	Type - No.	Frequency Range (MHz)	TV	Radio	Type - No.	
افت عبوری	47 - 68	-	1	-	1	افت انشعاب	47 - 68	2	7.2	13	13.6
	67.5 - 108	-	1	-	1		67.5 - 108	2	7.2	13	13.6
	118 - 470	-	1.2	-	1.2		118 - 470	2	-	13	13.6
	470 - 860	-	1.8	-	1.8		470 - 860	2.5	-	13	13.6

S حرف اول پرینز (Socket) است.

۸-۱۰-۴ نحوه توزیع بهره در پرینزهای عبوری و غیر عبوری: با توجه به جدول ۱-۴ یک نمونه پرینز مثلاً پرینز شماره ST۱۲ را در نظر می گیریم. این پرینز دارای یک راه عبوری و ۲ انشعاب است. وقتی سیگنال وارد این پرینز می شود، با توجه به فرکانس ورودی، در خروجی عبوری آن، به اندازه ۱ تا ۱/۸


در شکل‌های الف تا د تقسیم از سقف به سمت کف (بالا به پایین) صورت گرفته است. اگر مجموعه شکل الف را دو بلوک مستقل با بام مشترک در نظر بگیریم، تقسیم‌کننده با دو انشعاب و بدون راه عبوری (DT02) سیگنال ورودی را در دو انشعاب تقسیم می‌کند. در هر انشعاب از تقسیم‌کننده بدون راه عبوری با سه انشعاب (DT03) استفاده شده است که هر انشعاب توسط پریزهای با یک راه عبوری (ST12) چندین پریز و پریز آخر (ST02) را تغذیه می‌کند. در این سیستم قطع شدن هر اتصال تقسیم‌کننده‌ها یا پریزهای عبوری، سیگنال سایر پریزها را، که بعد از آن‌ها قرار گرفته‌اند، قطع می‌کند.

در شکل ب، سیگنال ورودی توسط تقسیم‌کننده بدون راه عبوری (DT02) به دو انشعاب تقسیم می‌شود. هر انشعاب توسط تقسیم‌کننده با یک راه عبوری و یک انشعاب (DT11) و یا تقسیم‌کننده با یک راه عبوری و دو انشعاب (DT12) سایر پریزها و تقسیم‌کننده‌ها را تغذیه می‌کند.

در شکل ج از یک تقسیم‌کننده با یک راه عبوری و چهار انشعاب (DT14) و تقسیم‌کننده بدون راه عبوری و چهار انشعاب (DT04) استفاده شده است و پریزها از انشعاب تقسیم‌کننده‌ها تغذیه می‌شوند.

در شکل د، سیگنال‌ها توسط تقسیم‌کننده‌های بدون راه عبوری و با دو انشعاب (DT02) و چهار انشعاب (DT04) پریزها را تغذیه می‌کنند. در شکل ه تقسیم‌کننده با یک راه عبوری و چهار انشعاب (DT14) سیگنال را به پریزها و تقسیم‌کننده (DT02) می‌رساند. دو انشعاب تقسیم‌کننده DT02 تعدادی پریز را تغذیه می‌کنند. در همه این مدارها تقسیم‌کننده‌ها و پریزهایی که با هم سری هستند، یعنی پریزی که از انشعاب یا راه عبوری تقسیم‌کننده و یا از راه عبوری پریزی تغذیه می‌کند، با قطع شدن مسیر سیگنال در تقسیم‌کننده یا پریز قبلی، سیگنال کلیه پریزهای بعدی نیز قطع می‌شود.

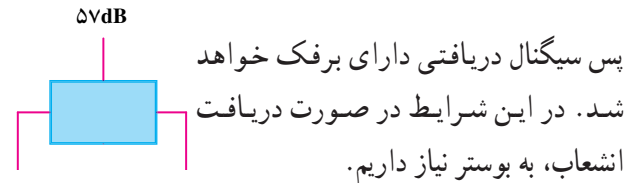در شکل‌های (و) و (ز) و (ح) تقسیم از کف به سمت طبقات بالا صورت گرفته است و سیگنال آنتن پس از تقویت در آمپلی‌فایر AT4500، توسط تقسیم‌کننده بدون راه عبوری (DT02) و یا با راه عبوری (DT14) تعدادی پریز را تغذیه می‌کند. در شکل (ز) پریزها مستقلاً از انشعاب چهار تقسیم‌کننده با



۴۴dBμV


## ۱۱-۴- طراحی یک نمونه آنتن مرکزی

### ۱۱-۴-۱- تعیین مشخصات محل: اولین گام برای

طراحی، تعیین مشخصات محل موردنظر است. در این مرحله، به‌عنوان مثال، می‌خواهیم یک سیستم آنتن مرکزی را برای ساختمانی با ۸ واحد مسکونی طراحی کنیم. این ساختمان در دو طبقه احداث شده و هر طبقه دارای ۴ واحد مسکونی است (شکل ۴-۳۹).

### ۱۱-۴-۲- انتخاب روش (آرایش سیستم): طراحی

آرایش آنتن مرکزی روش‌های متفاوتی دارد در شکل ۴-۴۰ چندین روش آرایش سیستم آنتن مرکزی را ملاحظه می‌کنید. انتخاب روش آرایش در سیستم آنتن مرکزی بستگی به شرایط ساختمان دارد.

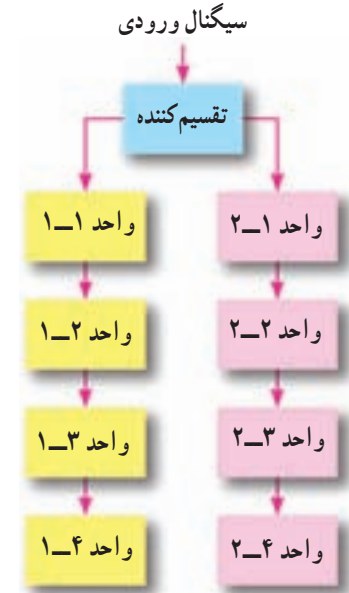





شکل ۴-۳۹- نمودار شاخه‌ای سیستم آنتن مرکزی برای یک ساختمان دو طبقه

### نکته





از کابل کشی طولانی، زیگزاگ و حلقوی پرهیز کنید و کابل‌ها را در صورت امکان به‌صورت مستقیم بکشید.

در شکل (ح)، به دلیل سری بودن پریزها، با قطع سیگنال در مسیر عبوری یک پریز، سیگنال پریزهای بعدی نیز قطع می‌شود.

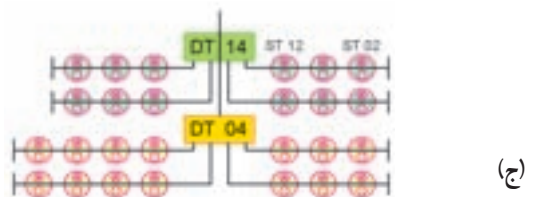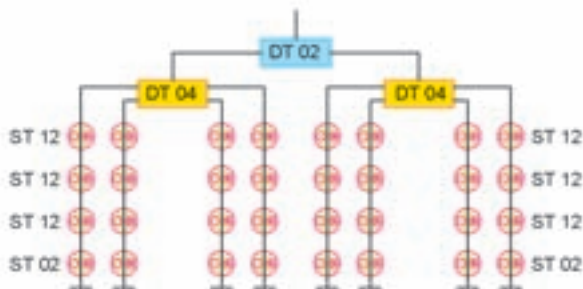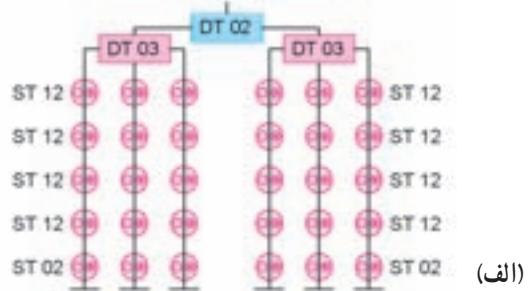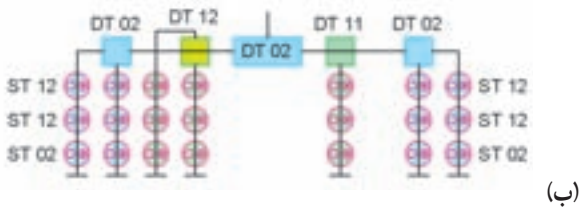یک راه عبوری و چهار انشعاب (DT14) تغذیه می‌کنند. در این شکل، قطع سیگنال در یک پریز روی پریزهای دیگر اثری ندارد.



سیستم آنتن مرکزی

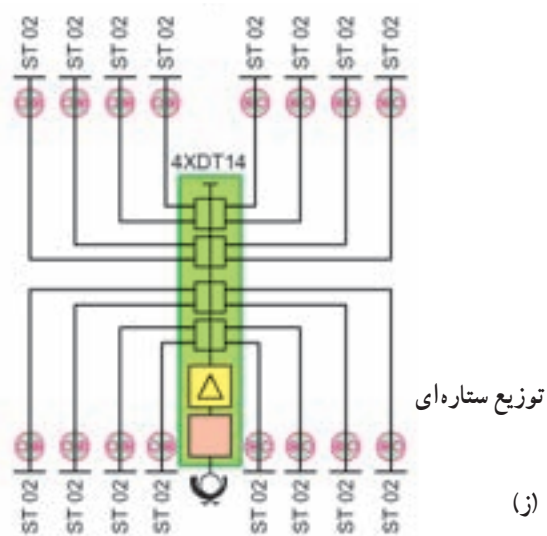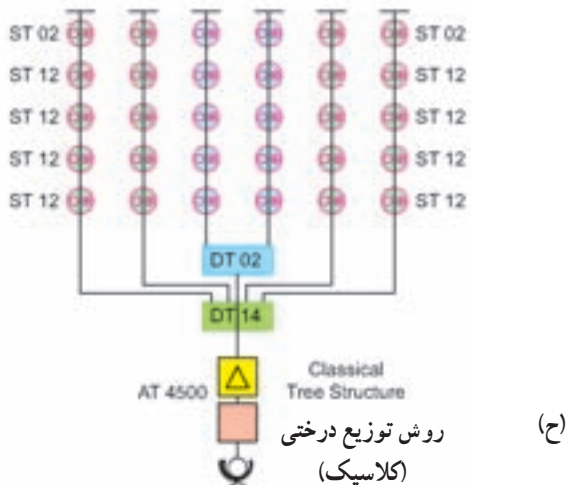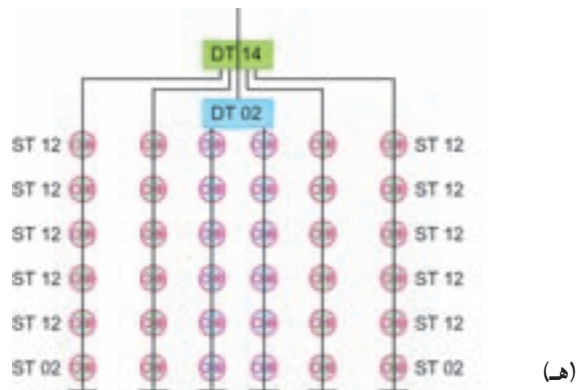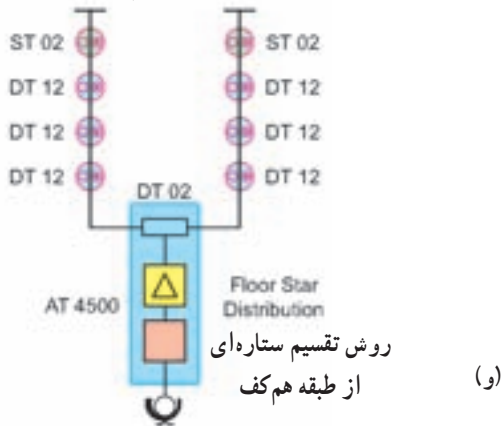


شکل ۴۰-۴- روش‌های مختلف سیستم آنتن مرکزی



نوع عبوری و واحد ۴-۱ از نوع پرز غیر عبوری است.  
 طبقه دوم نیز به همین تعداد پرز نیاز دارد. در نتیجه جمعاً  
 ۶ پرز عبوری و دو پرز غیر عبوری مورد نیاز است. با توجه به  
 جدول پرزهای مناسب را انتخاب می‌کنیم.  
 ۴-۱۱-۵ ترسیم نمودار مدار با توجه به قطعات:  
 حال با توجه به دیاگرام شکل ۴-۴۱ قطعات را جای‌گزین می‌کنیم  
 و افت‌های مورد نظر را در نقاط مختلف می‌نویسیم (شکل ۴-۴۱).

۴-۱۱-۳ انتخاب تعداد تقسیم‌کننده‌ها: چون  
 مجتمع مسکونی مورد مثال دارای دو طبقه است و در نمودار  
 شاخه‌ای آن فقط در اولین مرحله دو انشعاب وجود دارد، به  
 یک تقسیم‌کننده با دو انشعاب نیاز است. از روی جدول  
 تقسیم‌کننده‌ها تقسیم‌کننده مناسب را انتخاب می‌کنیم.  
 ۴-۱۱-۴ انتخاب تعداد پرزها: برای هر طبقه به  
 یک پرز نیاز داریم. پرزهای واحدهای ۱-۱ و ۱-۲ و ۱-۳ از

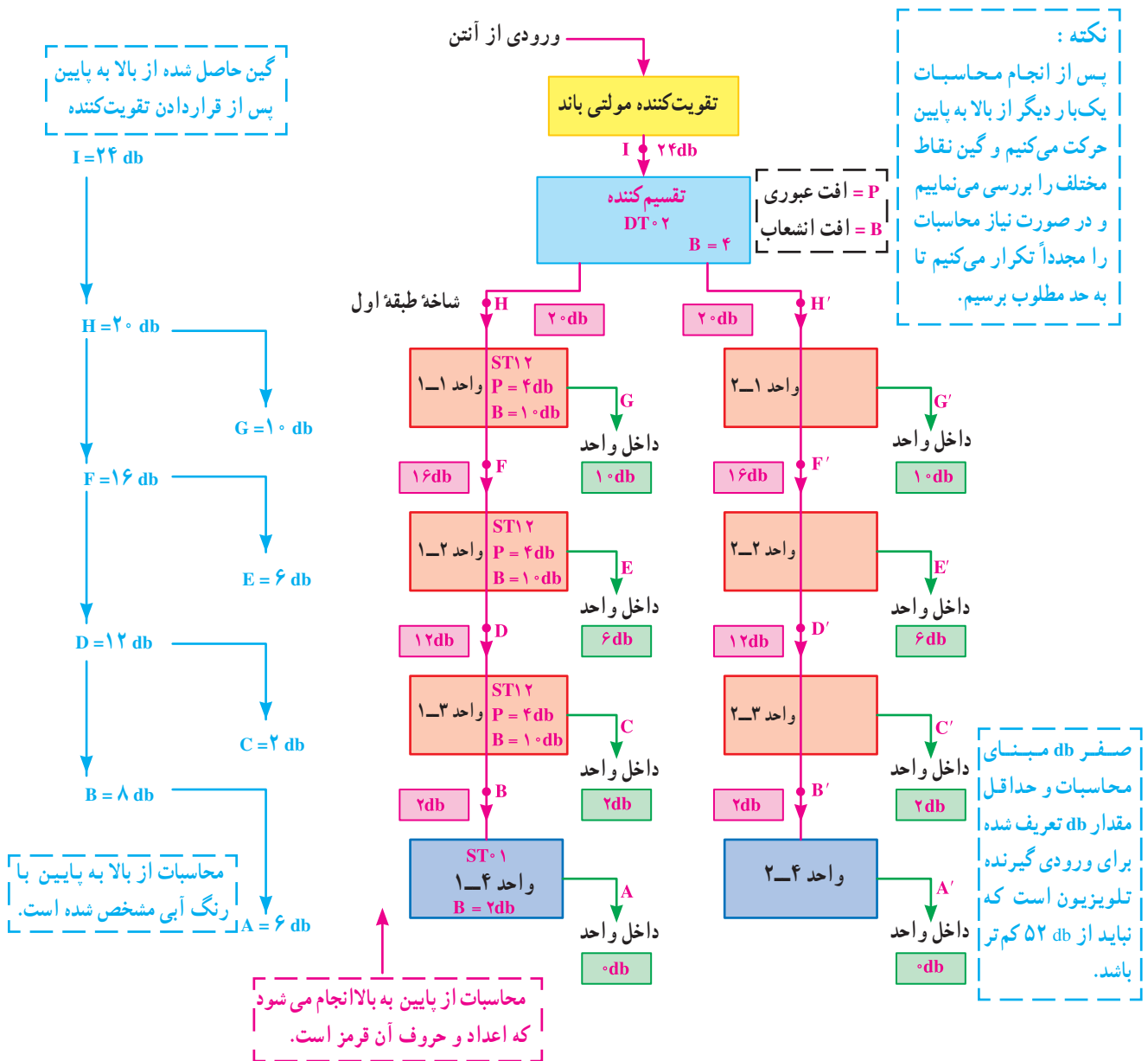

شکل ۴-۴۱- نمودار آنتن مرکزی با توجه به قطعات

۶-۱۱-۴- محاسبه گین مدار: برای محاسبه گین، از آخرین نقطه شروع می کنیم و افت ها را در نظر می گیریم. ابتدا برای شاخه طبقه اول، به ترتیب زیر، محاسبه می کنیم.

- در نقطه A باید گین، صفر دسی بل باشد، یعنی سیگنال ورودی قابل قبول آنتن را داشته باشیم. چون پریز  $ST^{\circ} 1$  دارای افت ۲ دسی بل است، بنابراین، باید در نقطه B مقدار گین برابر با ۲ دسی بل باشد.

- چون افت انشعاب در  $ST^{\circ} 12$  برابر با ۱۰ دسی بل است لذا در نقطه D باید ۱۰ دسی بل گین برای افت انشعاب در نظر بگیریم. در این حالت، چون مقدار افت انشعاب از افت عبوری بیش تر است. نیازی به در نظر گرفتن افت عبوری  $ST^{\circ} 12$  نیست. مجموع گین مورد نیاز در نقطه D  $10 + 2 = 12 \text{ db}$  است.


- از نقطه D به بالا فقط افت عبوری محاسبه می شود. زیرا تقسیم کننده ها مشابه اند و گین مورد نیاز برای افت انشعاب یک بار منظور شده است.

- با توجه به محاسبات فوق، مقدار گین در A برابر صفر db، در B برابر ۲ db در D برابر با ۱۲ db در C برابر ۲ db در F برابر با ۱۶ db در E برابر با ۶ db در H برابر با ۲ db و در G برابر با ۱۰ db خواهد شد.

- در مجموع، برای این شاخه ۲۰ db گین مورد نیاز است.

- برای طبقه دوم، یعنی نقاط A' تا H' نیز موارد فوق صدق می کند. مقادیر گین مورد نیاز در روی نقاط مشخص شده است.

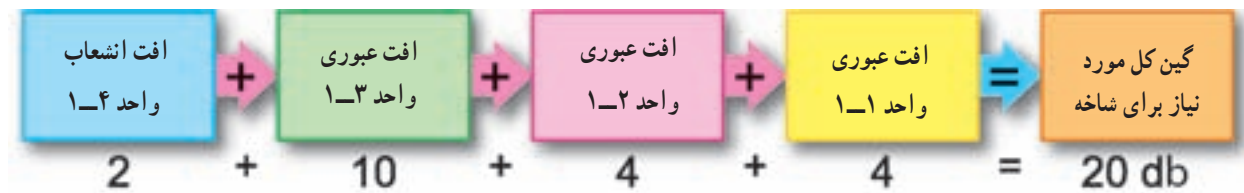- گین کل شاخه از رابطه زیر به دست می آید.



- تقسیم کننده  $DT^{\circ} 2$  دارای افت انشعاب ۴ دسی بل است که با اضافه کردن آن به گین یکی از طبقات، گین مورد نیاز برای تقویت کننده به دست می آید. چون افت انشعاب در  $DT^{\circ} 2$  برابر




$52 \text{ db}/\mu\text{V}$  باشد، می بایستی برای سیستم آنتن مرکزی یک تقویت کننده ی مناسب در نظر گرفت. مثلاً تقویت کننده ای با گین حدود ۲۸ تا ۳۰ دسی بل می تواند سیگنال مورد نیاز را به خروجی های سیستم برساند. بنابراین هنگام تعیین تقویت کننده باید مقدار db خروجی آنتن را داشته باشیم تا بتوانیم سیستم مناسبی را طراحی کنیم.

در این حالت، تقویت کننده ای با گین ۲۴ دسی بل مورد نیاز است. اگر مقدار  $\text{db}/\mu\text{V}$  ورودی تقویت کننده (خروجی آنتن)  $82 \text{ db}/\mu\text{V}$  باشد، چون فاصله آن تا حد قابل قبول یعنی  $52 \text{ db}/\mu\text{V}$  برابر با  $30 \text{ db}/\mu\text{V}$  است، عملاً می توانیم ۳۰ db افت داشته باشیم. لذا نیازی به در نظر گرفتن تقویت کننده نیست و آنتن می تواند جواب بدهد. حال اگر مقدار db ورودی برابر با

- ۱- در سیستم آنتن مرکزی، با توجه به توزیع سیگنال، توسط تقسیم کننده‌ها، مقدار سیگنال در خروجی پریزهایی، که از نظر انشعاب به تقویت کننده نزدیک ترند، قوی تر است.
- ۲- با توجه به مورد ۱، در صورتی که سیگنال تلویزیونی یکی از ایستگاه‌های محلی ضعیف باشد، آن ایستگاه در محل‌هایی، که انشعاب نزدیک تری به بوستر دارد، قوی تر دریافت می‌شود.
- ۳- هنگام طراحی آنتن مرکزی همواره سعی شود خروجی‌های هر پریز در حد وسط محدوده کاری یعنی حدود  $65 \text{ dB}/\mu\text{V}$  تا  $70 \text{ dB}/\mu\text{V}$  قرار گیرد تا گیرنده‌های تلویزیونی شما با کیفیت مطلوب کار کند.

مثال ۲-۴: مثال دیگری از طراحی بوستر برای یک ساختمان ۸ واحدی؛ در شکل ۴۲-۴ نمونه دیگری از طراحی بوستر برای یک ساختمان ۸ واحدی که در چهار طبقه ساخته شده است را مشاهده می‌کنید. در صورتی که سیگنال ورودی برابر با  $52 \text{ dB}/\mu\text{V}$  باشد آمپلی فایر مناسب را برای این سیستم انتخاب کنید. فراگیری نحوه محاسبات در این قسمت به عهده هنرجویان عزیز واگذار می‌شود.

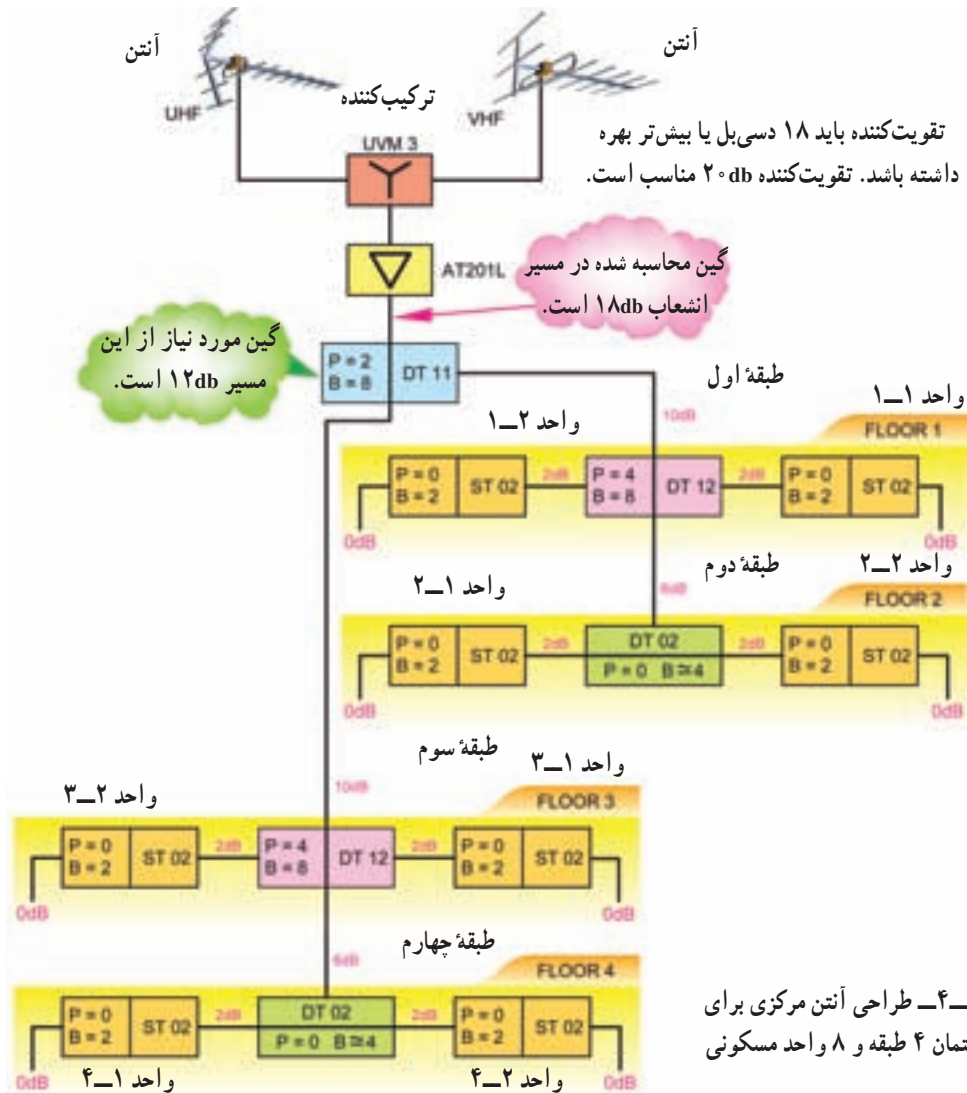

شکل ۴۲-۴ طراحی آنتن مرکزی برای یک ساختمان ۴ طبقه و ۸ واحد مسکونی

### نصب و راه اندازی بوستر



شکل ۴-۴۳- تنظیم گین بوستر

#### ۴-۱۲- نکات ایمنی

▲ نکات ایمنی مطرح شده در آزمایش مرحله ۲-۴ را به دقت مطالعه نمایید و در اجرای این آزمایش، آن را رعایت کنید.

#### ۴-۱۳- قطعات و تجهیزات مورد نیاز

- قطعات آنتن VHF و UHF از هر کدام یک سری
- انواع اتصالات مورد نیاز برای اتصال آنتن و کابل‌های

آنتن

- تلویزیون

- مولتی متر دیجیتالی یا عقربه‌ای یک دستگاه
- سیم چین، سیم لخت کن، پیچ گوشتی، آچار مناسب
- بوستر با توجه به امکانات موجود در بازار و طراحی‌های

انجام شده

- قطعات آنتن مرکزی با توجه به یکی از کارهای عملی

انتخاب شده از کارهای ۴-۱۵، ۴-۱۶ و ۴-۱۷

#### ۴-۱۴- مراحل آزمایش

۴-۱۴-۱- کابل‌های مربوط به آنتن VHF و UHF را

به ورودی‌های VHF و UHF تقویت کننده آنتن (بوستر) وصل کنید.

۴-۱۴-۲- خروجی بوستر را به ورودی آنتن تلویزیون

متصل کنید. سپس تلویزیون و بوستر را روشن کنید.

۴-۱۴-۳- پتانسیومتر تنظیم گین بوستر را با احتیاط

کامل با پیچ گوشتی تنظیم کنید تا گین در حداقل تنظیم شود.

شکل ۴-۴۳ یک نمونه بوستر و پتانسیومتر تنظیم گین آن را

نشان می‌دهد.

### قسمت چهارم

### کار عملی

#### نصب آنتن مرکزی


حداقل اجرای یکی از کارهای شماره ۴-۱۵، ۴-۱۶ و

۴-۱۷ الزامی است.

## ۴-۱۵- کار عملی پیش‌نهادی شماره ۱

۴-۱۵-۱- نقشه شکل ۴-۴۴ مربوط به سیمولاتور آنتن مرکزی است. نقشه را مورد بررسی قرار دهید و قطعات آن را با مجموعه سیمولاتور تطبیق دهید. اگر سیمولاتور ندارید می‌توانید با تهیه قطعات و دستگاه مورد نیاز، سیمولاتور را بسازید.

\* ۴-۱۵-۲- قطعات سیمولاتور را شناسایی نمایید

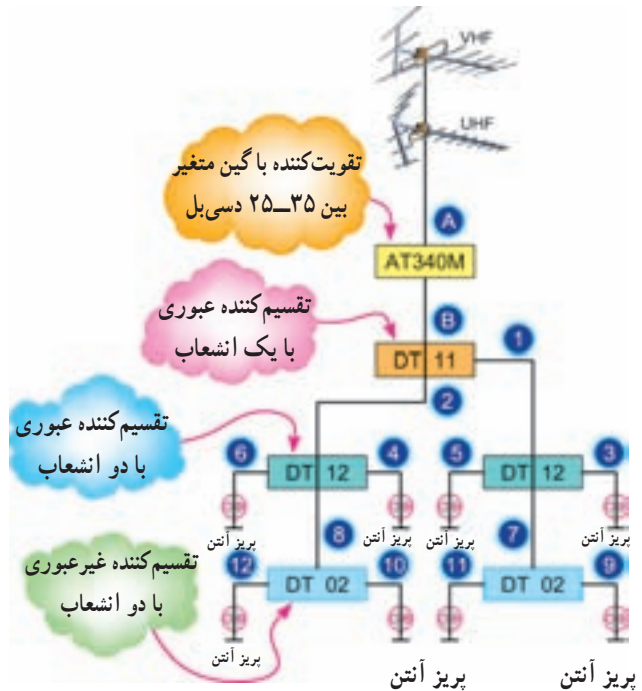

شکل ۴-۴۴- نقشه آنتن مرکزی (سیمولاتور) شبیه‌ساز

و سپس جدول ۴-۱۱ را تکمیل کنید.

\* ۴-۱۵-۳- نقشه آنتن مرکزی سیمولاتور را رسم کنید.

۴-۱۵-۴- آنتن VHF و UHF برپا شده را به مدار سیمولاتور وصل کنید.

۴-۱۵-۵- گیرنده تلویزیون را به اولین پریز انشعابی وصل کنید و تلویزیون را روشن کنید.

۴-۱۵-۶- جهت آنتن و گین بوستر را طوری تنظیم کنید که برنامه دریافتی از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد.

۴-۱۵-۷- ورودی آنتن را هر بار به یک پریز وصل

کنید و کانال‌های دریافتی را در باند VHF و UHF و هم‌چنین کیفیت کانال‌های دریافتی را، مورد بررسی قرار دهید و نتیجه را در دفتر گزارش کار و فعالیت‌های آزمایشگاهی بنویسید.

\* ۴-۱۵-۸- آیا کانال‌های دریافتی از همه خروجی‌ها، کیفیت یکسانی دارند یا در بعضی از خروجی‌ها قوی‌تر هستند؟ سبب آن را بنویسید.

## ۴-۱۶- کار عملی پیش‌نهادی شماره ۲

(در صورت داشتن وقت اضافی یا به‌جای کار شماره ۴-۱۵) مری می‌تواند طراحی آنتن مرکزی یک مجتمع مسکونی را مطرح کند. در این صورت لازم است مراحل زیر اجرا شود.

\* ۴-۱۶-۱- با توجه به مجتمع مسکونی مورد نظر، نقشه بلوکی آنتن مرکزی را همراه با اتصالات آن رسم کنید. نقشه رسم شده را به تأیید مری برسانید و سپس آن را به دفتر گزارش کار و فعالیت‌های آزمایشگاهی انتقال دهید.

\* ۴-۱۶-۲- با توجه به نقشه بلوکی، قطعات آنتن مرکزی را شناسایی نمایید و سپس جدول ۴-۱۲ را کامل کنید.

\* ۴-۱۶-۳- محاسبات لازم را بررسی کنید و نتایج را بنویسید.

۴-۱۶-۴- تقویت کننده با گین مناسب را انتخاب کنید.

۴-۱۶-۵- مدار را به صورت شبیه‌ساز سخت‌افزاری درآورد (طول سیم‌ها کوتاه می‌شود).

۴-۱۶-۶- نقشه مدار و اتصالات را بار دیگر بررسی کنید تا از کامل بودن اتصال‌ها مطمئن شوید.

۴-۱۶-۷- آنتن VHF و UHF برپا شده را به مدار متصل کنید.

۴-۱۶-۸- تلویزیون را به پریزی وصل کنید و سپس آن را روشن کنید.

۴-۱۶-۹- جهت آنتن و گین تقویت کننده را تنظیم کنید تا برنامه را با کیفیت مطلوب دریافت کنید.

\* ۴-۱۶-۱۰- تلویزیون را به سایر پریزها وصل کنید و کیفیت صدا و تصویر را در هر پریز، مورد بررسی قرار دهید و

نتایج را به طور خلاصه بنویسید.  
۴-۱۷-۷- آنتن های VHF و UHF برپا شده را به مدار متصل کنید.

۴-۱۷-۸- تلویزیون را به هر پریز اتصال دهید و سپس آن را روشن کنید.

\* ۴-۱۷-۹- با تنظیم آنتن و گین تقویت کننده تصویری از کانال VHF و UHF را دریافت کنید و سپس ضمن بررسی کیفیت صدا و تصویر نتیجه را شرح دهید.

\* ۴-۱۷-۱۰- آیا کیفیت تصویر و صدا در هر پریز با پریز دیگر متفاوت است؟ پاسخ را بنویسید.

### \* ۴-۱۸- نتایج آزمایش

نتایج به دست آمده از آزمایش ها را به طور خلاصه در ۴ سطر و دفتر گزارش کار و فعالیت های آزمایشگاهی بنویسید.

### ۴-۱۹- الگوی پرسش

سؤالات زیر را به دقت مطالعه کنید و پاسخ آن ها را در دفتر گزارش کار و فعالیت های آزمایشگاهی بنویسید.

۴-۱۹-۱- توضیح دهید به چه دلایلی از بوستر و آنتن مرکزی استفاده می شود؟

۴-۱۹-۲- کار قطعات ترکیب کننده، تقسیم کننده، پریز و بوستر را در آنتن مرکزی شرح دهید.

۴-۱۹-۳- منظور از افت انشعاب و افت عبوری در تقسیم کننده ها چیست؟ شرح دهید.

۴-۱۹-۴- مراحل اتصال یک فیش را به کابل کواکسیال شرح دهید.

۴-۱۹-۵- آنتن چندباند (مولتی باند) چه نوع آنتنی است؟ شرح دهید.

۴-۱۹-۶- تفاوت پریز آنتن عبوری و غیرعبوری را شرح دهید و موارد کاربرد آن ها را بنویسید.

۴-۱۹-۷- در شکل ۴-۴۶ بهره تقویت کننده باید چند دسی بل باشد تا گیرنده تلویزیون به طور مطلوب کار کند؟

۴-۱۹-۸- مدار آنتن مرکزی برای یک ساختمان با ۴


نتایج را به طور خلاصه بنویسید.  
\* ۴-۱۶-۱۱- آیا کیفیت تصویر در هر پریز با پریز

دیگر متفاوت است؟ توضیح دهید.

### ۴-۱۷- کار عملی پیش نهادی شماره ۳

(در صورت داشتن وقت اضافی یا به جای کار ۴-۱۶) مربی کارگاه می تواند طراحی آنتن مرکزی را برای یک کارگاه و آزمایشگاه مخابرات مطرح کند. به عنوان مثال، می توان تعداد میز کار را ۱۶ دستگاه و چیدمان آن ها را مطابق شکل ۴-۴۵ در نظر گرفت.

\* ۴-۱۷-۱- نقشه چیدمان میزهای کارگاه را طراحی

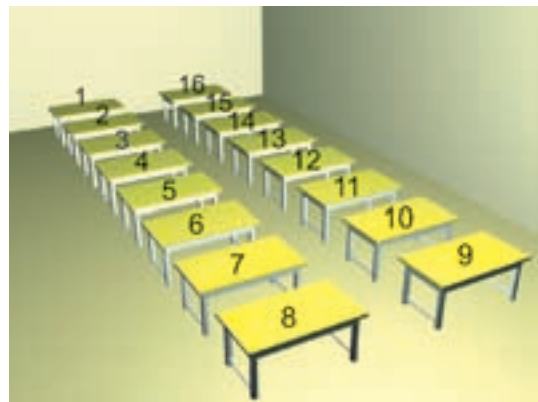

شکل ۴-۴۵- چیدمان میز کار در یک کارگاه

کنید و نقشه طرح شده را رسم کنید.

\* ۴-۱۷-۲- نقشه بلوکی آنتن مرکزی را برای یک کارگاه و آزمایشگاه مخابرات طراحی و ترسیم کنید.

\* ۴-۱۷-۳- تعداد قطعات لازم را محاسبه کنید و آن را در جدول ۴-۱۳ بنویسید.

\* ۴-۱۷-۴- محاسبات لازم را انجام داده و گین تقویت کننده را به دست آورید. محاسبات را بنویسید.

۴-۱۷-۵- قطعات و تجهیزات لازم را فراهم کنید و مدار آنتن مرکزی را به اجرا در آورید.


۴-۱۷-۶- با توجه به نقشه مدار، اتصال ها را بررسی کنید تا از صحیح و کامل بودن آن مطمئن شوید.

آپارتمان را با توجه به جداول ارائه شده در کتاب، طراحی کنید. شده مختصراً توضیح دهید.

DT02 DT12

ST02 ST12


۹-۱۹-۴ در مورد هر یک از حروف و اعداد نوشته

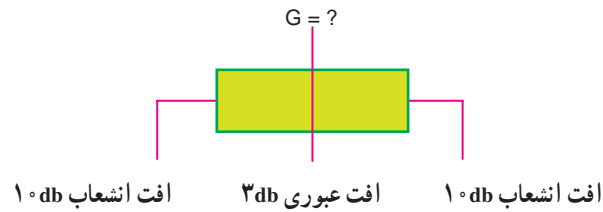

شکل ۴-۴۶

#### ۴-۲۰- فعالیت فوق برنامه ویژه هنرجویان علاقه مند

۱-۴-۲۰- شکل ۴-۴۷ یک نوع آنتن فعال (اکتیو) است. به سایت‌های اینترنتی مراجعه و در مورد آنتن‌های فعال (اکتیو) تحقیق کنید و مشخصات فنی آن‌ها را استخراج نمایید و آن را به کلاس ارائه نمایید.

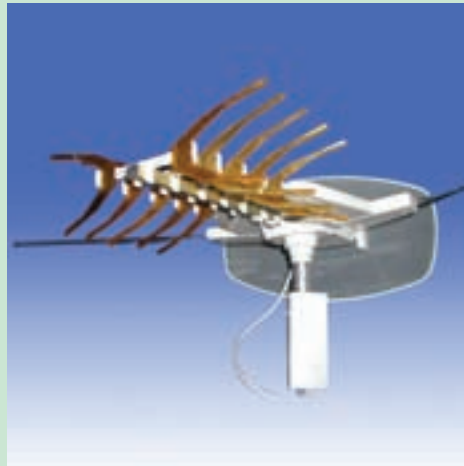

شکل ۴-۴۷- یک نوع آنتن اکتیو

۲-۴-۲۰- مشخصات استخراج شده را در دفتر گزارش کار و فعالیت‌های آزمایشگاهی بنویسید.