

واحد کار اول

سیستم آنتن مرکزی

هدف کلی

شناسخت قطعات و اجزای آنتن مرکزی و چگونگی نصب و راهاندازی آن

هدفهای رفتاری: فرآگیر پس از پایان این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- سیستم کلی آنتن مرکزی را شرح دهد.
- ۲- کار ترکیب کننده‌ی سیگنال‌ها و فیلترهای آن را تشریح کند.
- ۳- کار تقویت کننده‌ی سیگنال آنتن را توضیح دهد.
- ۴- ساختمان و کاربرد تقسیم کننده‌ی سیگنال را مورد بررسی قرار دهد.
- ۵- از انواع پریز آنتن استفاده کند.
- ۶- نقشه‌ی اتصال آنتن مرکزی را رسم کند.
- ۷- از قطعات به کار رفته در آنتن معمولی و آنتن مرکزی استفاده کند.
- ۸- مراحل نصب آنتن مرکزی را تشریح کند.
- ۹- مراحل طراحی آنتن مرکزی را توضیح دهد.
- ۱۰- کارهای عملی مربوط به نصب آنتن مرکزی را عملاً اجرا کند.

ساعت‌های آموزش

جمع	عملی	نظری
۳۰	۱۸	۱۲

در استاندارد زمان طولانی به این مبحث اختصاص داده شده است. زیرا تلویزیون مورد بحث، تلویزیون رنگی گروندیک مدل ۶۲۰۰ بوده که امروزه این دستگاه قدیمی و از رده خارج است. از طرفی زمان اختصاص داده شده به آنتن کم است. برای پوشش دادن کامل استاندارد، قسمتی از زمان مربوط به شاسی ۶۲۰۰ به مبحث آنتن مرکزی منتقل شده است.

پیشآزمون (۱)

با توجه به جدول فرکانس‌ها به سؤال‌های ۱، ۲ و ۳ پاسخ دهید.

۱- محدوده‌ی فرکانس در باند I و باند III چقدر است؟

۲- تعداد کانال‌ها در باند I و باند III چندتاست؟

۳- باند UHF با چه کانالی شروع می‌شود؟ در این کانال در استاندارد CCIR، فرکانس کریر صدا و تصویر چقدر است؟



۴- طول دی‌پل خمیده در شکل الف را برای فرکانس ۲۰۰ MHZ محاسبه کنید. طول میله‌ی آلومینیومی چه مقدار باید انتخاب شود؟

فاصله ab برابر ۵۸٪ انتخاب می‌شود.



۵- شکل یک آتن یا گی را با یک رفلکتور (منعکس کننده) و سه دایرکتور (هدایت کننده) رسم کنید.

۶- شکل ب چند نوع بوستر را نشان می‌دهد. نقش این بوسترها را در آنتن مرکزی به اختصار شرح دهید.



شکل ب - چند نوع بوستر



شکل ج - آنتن اکتیو



شکل د

۹- در نصب آنتن مرکزی معمولاً آنتن مربوط به باند در بالای آنتن مربوط به باند نصب می‌شود.


۱۰- با توجه به بلوك دياگرام شکل ه رابطه dB_V کدام است؟

$$\text{dB}_V = 20 \log \frac{V_1}{V_2} \quad (2)$$

$$\text{dB}_V = 20 \log \frac{V_2}{V_1} \quad (4)$$

$$\text{dB}_V = 10 \log \frac{V_1}{V_2} \quad (1)$$

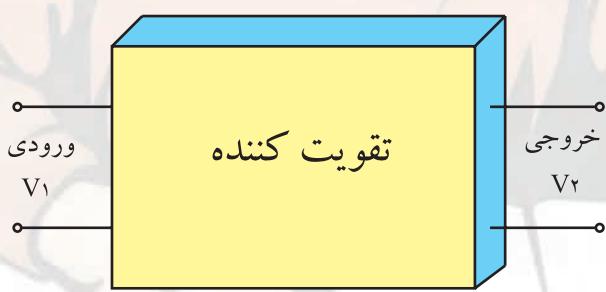
$$\text{dB}_V = 10 \log \frac{V_2}{V_1} \quad (3)$$



۷- آنتن شکل ج چه کاربردی دارد؟ شرح دهید.

۸- قطعات نشان داده شده در شکل د مربوط به آنتن مرکزی است. نام قطعات و کاربرد آن‌ها را به اختصار بنویسید.

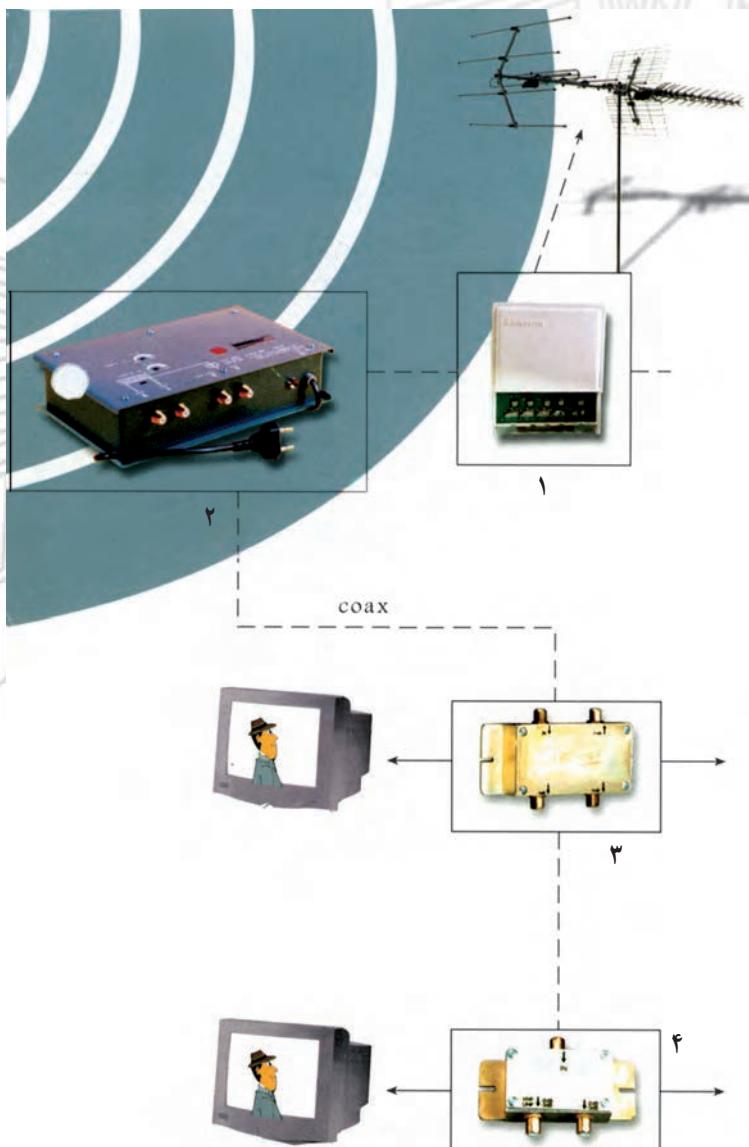۱۱- در شکل (و) نام هریک از قطعات شماره‌ی ۱ تا ۴ را بنویسید.



شکل و

۱۲- قطعات موجود در گستردۀ آموزشی آتن مرکزی شکل ز را نام ببرید.



شکل ز

۱—سیستم آنتن مرکزی

۱—۱—یادآوری

آنتن وسیله‌ای برای انتشار و دریافت امواج الکترومغناطیس است. این وسیله می‌تواند امواج را در فضا انتشار دهد یا آن‌ها را از فضا دریافت کند.



شکل ۱—۱—آنتن‌های مرکز فرستنده

از مرکز فرستنده، پیام که ممکن است صوتی یا تصویری باشد، پس از پردازش و انجام مدولاسیون، توسط آنتن و به صورت امواج الکترومغناطیس در فضا انتشار می‌یابد.


شکل ۱—۱ یک آنتن فرستنده تلویزیونی را نشان می‌دهد.



در گیرنده، امواج الکترومغناطیس موجود در فضا توسط آنتن دریافت می‌شود. در شکل ۱—۲ دو نمونه آنتن گیرنده امواج تلویزیونی نشان داده شده است.



شکل ۱—۲—دو نمونه آنتن گیرنده

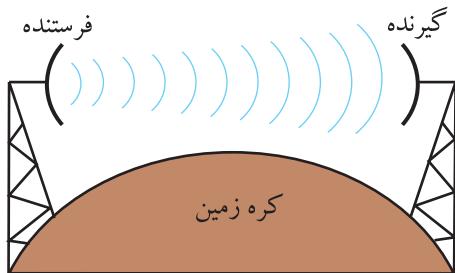

شکل ۱-۳- نحوه پخش امواج فضایی


۲-۱- نحوه انتشار امواج تلویزیونی
امواج تلویزیونی که در باند VHF^۱ و UHF^۲ قرار دارند، به علت دارا بودن فرکانس بالا و پهنای باند زیاد، به صورت فضایی^۳ پخش می‌شوند. شکل ۱-۳ نحوه پخش امواج فضایی را نشان می‌دهد.

باند VHF	محدوده فرکانسی ۳۰ MHZ تا ۳۰۰ MHZ
باند UHF	محدوده فرکانسی ۳۰۰ MHZ تا ۳۰۰۰ MHZ



شکل ۴- چند نوع بوستر

همانطور که مشاهده می‌شود، در پخش امواج به صورت فضایی، آتن‌ها باید در دید مستقیم یکدیگر باشند. به علت وجود عواملی نظیر ساختمان‌های بلند و سایر مواد در مسیر سیگنال ارسالی از طرف فرستنده، این سیگنال تضعیف می‌شود و لازم است گیرنده امواج دریافتی را در حد مورد نیاز تقویت کند. این عمل توسط تقویت‌کننده RF داخل تیونر و نیز با استفاده از بوستر انجام می‌گیرد. شکل ۱-۴ چند نوع بوستر (تقویت‌کننده آتن) را نشان می‌دهد.

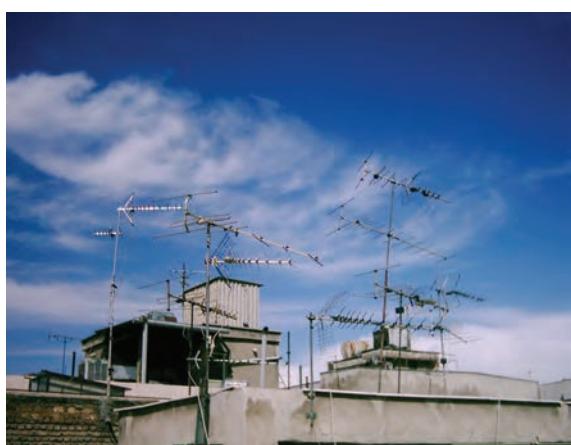

شکل ۵- یک مجتمع مسکونی با چندین آتن در کنار هم

۳-۱- نصب آتن در مجتمع‌های مسکونی
در مجتمع‌های مسکونی چند طبقه که در هر طبقه‌ی آن تعدادی آپارتمان وجود دارد، نمی‌توان برای هر واحد آپارتمان، یک آتن مستقل در نظر گرفت. زیرا به علت زیاد شدن تعداد آتن‌ها، فضا برای نصب آتن روی پشت بام خانه وجود ندارد در ضمن آتن‌ها تزدیک هم قرار می‌گیرند و روی هم اثر نامطلوب ایجاد می‌کنند و منظره‌ی ناخوشایندی را به وجود می‌آورند. شکل ۱-۵ یک مجتمع مسکونی را با چندین آتن نشان می‌دهد.

۱- VHF = Very High Frequency = فرکانس خیلی زیاد

۲- UHF = Ultra High Frequency = فرکانس فوق العاده زیاد

۳- Space Wave = موج فضایی

۴-۱- تأثیر آنتن‌ها بر روی یکدیگر

امپدانس یک دو قطبی تحت تأثیر آتن نزدیک به خود نیز قرار می‌گیرد. شکل ۱-۵ آتن‌های نزدیک به هم را نشان می‌دهد. بعضی از آتن‌ها آنقدر به هم نزدیک هستند که ممکن است در اثر باد شدید قطعات آن‌ها به هم برخورد کنند.

کم‌ترین فاصله‌ی بین آتن‌ها باید برابر طول موج پایین‌ترین باند یا کanal دریافتی باشد. در شکل ۱-۶ دو آتن برای باند VHF و UHF را در کنار هم مشاهده می‌کنید.

مثال: اگر پایین‌ترین فرکانس را در باند VHF ۱۷۵ مگاهرتز در نظر بگیریم، طول موج و کم‌ترین فاصله‌ی بین آتن‌ها را محاسبه کنید.




شکل ۱-۶- دو آتن VHF و UHF در کنار هم

$$\lambda = \frac{c}{f} \quad \text{پاسخ:}$$

$$\lambda = \frac{3 \times 10^8 \text{ m/sec}}{175 \times 10^6 \text{ Hz}} = 1.7 \text{ m}$$

$$\lambda = \text{طول موج بر حسب متر} \\ C = 3 \times 10^8 \text{ m/sec} \quad \text{سرعت امواج الکترومغناطیس}$$

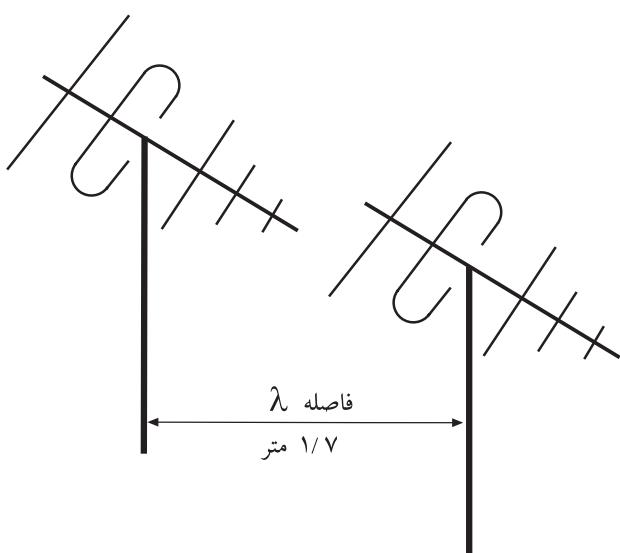


شکل ۱-۷- کم‌ترین فاصله بین آتن‌ها باید برابر $\lambda/7$ باشد.

لذا کم‌ترین فاصله‌ی بین آتن‌ها باید حدود $1/7$ متر در نظر گرفته شود یعنی دکل آتن‌ها باید مانند شکل ۱-۷ با یکدیگر $1/7$ متر فاصله داشته باشند. معمولاً در بیشتر بام یک مجتمع مسکونی فضای لازم برای نصب چندین آتن با رعایت فاصله‌ی استاندارد وجود ندارد. برای برطرف کردن اشکال ناشی از اثر آتن‌ها بر روی یکدیگر و سایر موارد بیان شده، از آتن مرکزی استفاده می‌کنند.


۱-۵ سیستم آنتن مرکزی^۱

یک یا دو آنتن به عنوان آنتن مرکزی قادر هستند تعداد زیادی گیرنده‌ی تلویزیونی را تغذیه کنند. شکل ۱-۸ نقشه‌ی مدار دو آنتن را که تعداد زیادی واحد آپارتمانی را تغذیه می‌کنند، نشان می‌دهد. در این نقشه اجزا و قطعات خاصی به کار رفته که در مورد این قطعات بعداً توضیح داده خواهد شد.

۱=	آپلیت‌ر سه‌راه
۲=	پریز آنتن
۳=	کابل اصلی
۴=	کابل داخل ساختمان
۵=	۱۰ تپ اف یک‌راه
۶=	۱۱ تپ اف دو‌راه
۷=	۱۲ آپلیت‌ر دو‌راه
۸=	و ۷ آنتن
۹=	آمپلی فایر مولتی باند
۱۰=	کابل اصلی
۱۱=	کابل داخل ساختمان
۱۲=	آپلیت‌ر دو‌راه

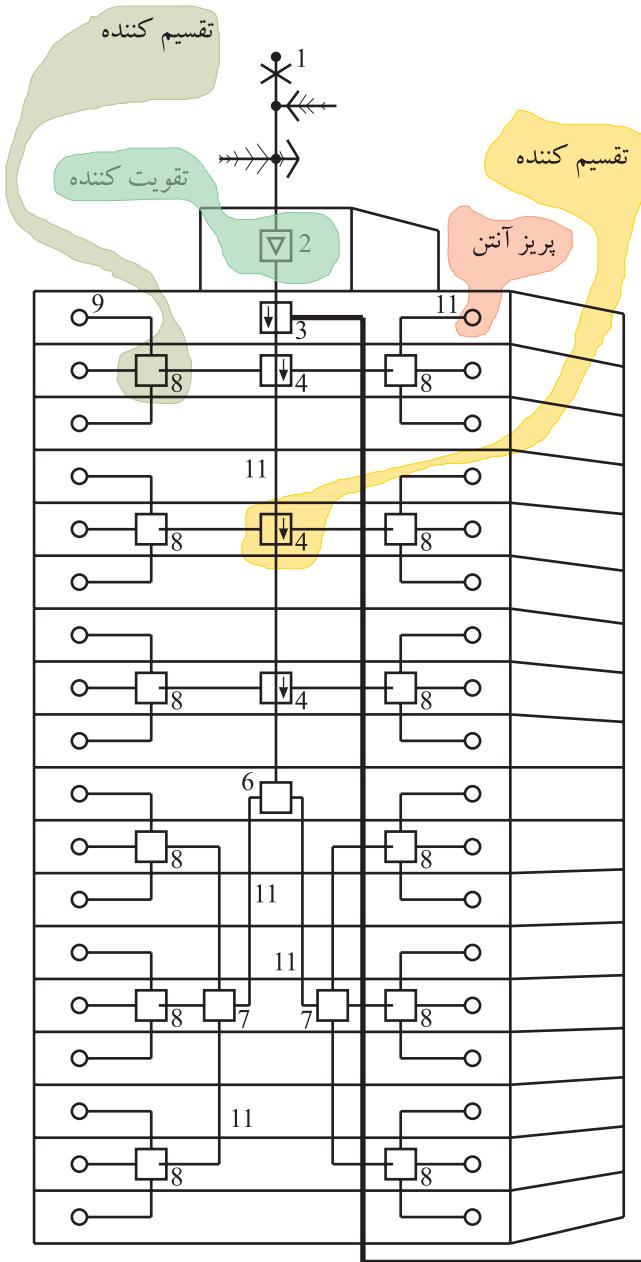


10
13

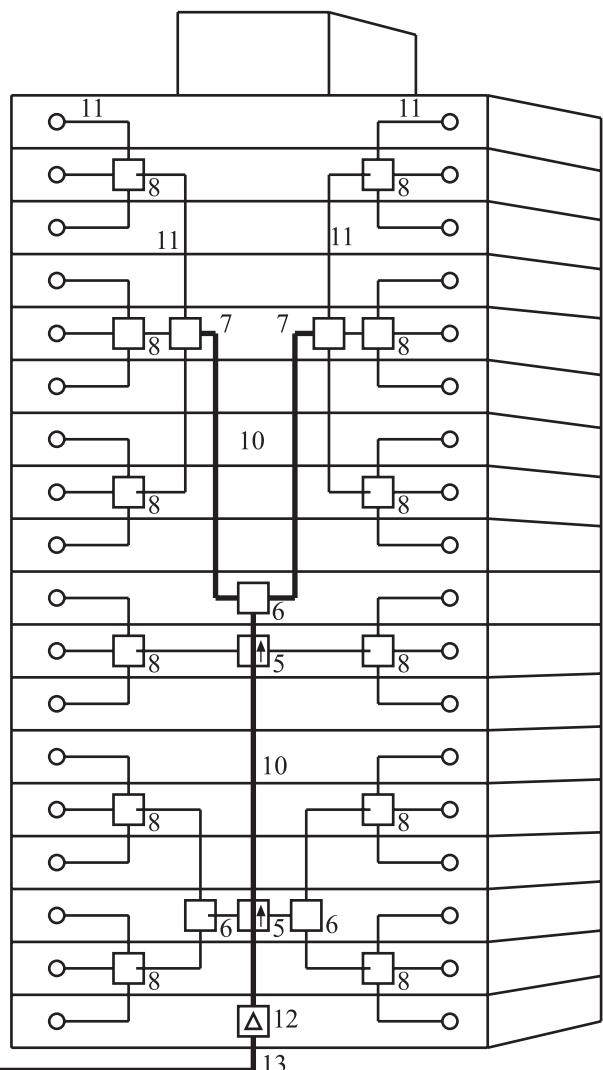


شکل ۱-۸- مدار آنتن مرکزی

۱- MATV = Main Antenna Television

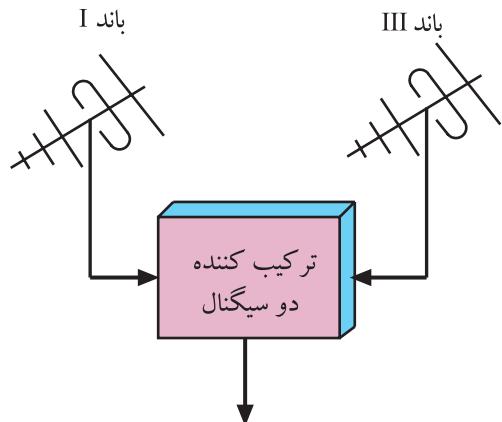

شکل ۱-۹- ترکیب کننده دو سیگنال

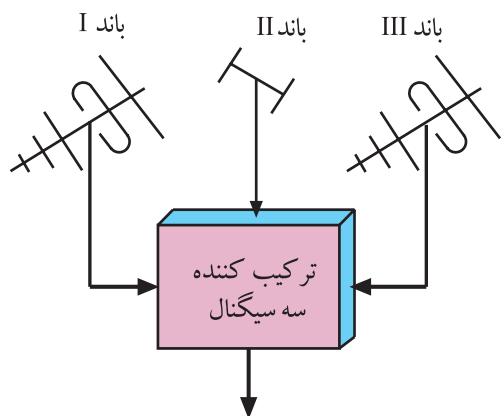

شکل ۱-۱۰- ترکیب کننده سه سیگنال

۶-۱- ترکیب کننده^۱ سیگنال‌ها و فیلترهای آن
گاهی لازم است سیگنال‌های کانال‌ها یا باندهای مختلف را با هم ترکیب کنیم. در این حالت باید برای تطابق منابع سیگنال با تغذیه کننده مشترک و نیز عایق کردن سیگنال آنتن‌ها نسبت به یکدیگر، از یک شبکه‌ی فیلتر استفاده کنیم. در شکل ۱-۹ ۱-بلوک دیاگرام ترکیب کننده‌ی دو سیگنال و در شکل ۱-۱۰ ۱-بلوک دیاگرام ترکیب کننده‌ی سه سیگنال رسم شده است.

توجه: کلیه‌ی قطعات و دستگاه‌های معرفی شده در این واحد کار، از قطعات متداول و موجود در بازار است. به سادگی می‌توانید آن‌ها را تهیه کنید و مورد استفاده قرار دهید.

۱-۶-۱- ترکیب کننده‌ی دو سیگنال: ترکیب کننده‌ی دو سیگنال با هم دی پلکس^۲ نام دارد. مثلاً برای ترکیب سیگنال‌ی از باند I با سیگنال دیگری از باند III، از یک دی پلکس استفاده می‌کنیم. در دی پلکس، هنگام عبور سیگنال باند I، سیگنال باند III تضعیف می‌شود و بر عکس، موقع برقراری سیگنال باند III، عمل تضعیف روی سیگنال باند I انجام می‌گیرد. در ضمن دی پلکس عمل تطبیق سیگنال‌های دریافتی مربوط به باند I و باند III با سیم اتصال را نیز انجام می‌دهد.




شکل ۱-۱۱- ترکیب کننده دو ورودی و چهار ورودی

شکل ۱-۱۱ شکل ظاهری ترکیب کننده با دو ورودی یا چهار ورودی را نشان می‌دهد.

۱- Mixer = مخلوط‌کننده

۲- diplexer = انتقال‌دهنده‌ی دو پیام در آن واحد در یک جهت

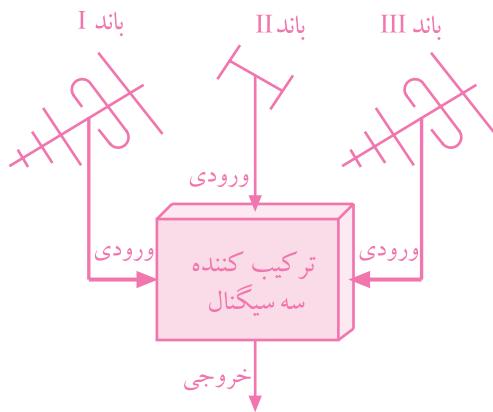


شکل ۱-۱۲- بلوك دياگرام يك تريپلكس

۱-۶-۲- ترکیب کننده سه سیگنال: گاهی ممکن است بخواهیم برنامه‌ای از باند III و برنامه‌ی دیگری از باند I و صدای رادیو FM را از باند II دریافت کنیم، در این صورت به یک ترکیب کننده سه سیگنال یا تریپلكس نیاز داریم.

شکل ۱-۱۲ نقشه‌ی بلوكی يك تريپلكس را نشان


مي دهد.

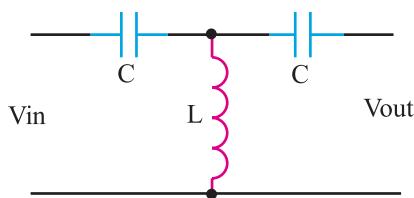

شکل ۱-۱۳- فیلتر بالاگذر نوع T

۱-۶-۳- فیلتر برای ایجاد دیپلکس و تریپلكس:


اگر بخواهیم دیپلکسی برای باند I و باند III طراحی کنیم کافی است که از ترکیب مجموعه‌ی فیلتر بالاگذر و پایین‌گذر استفاده کنیم. فیلتر بالاگذر برای عبور باند III و فیلتر پایین‌گذر برای عبور باند I به کار می‌رود.

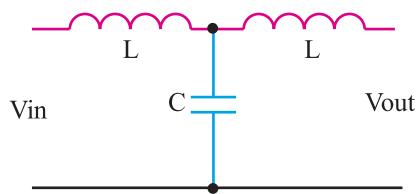

شکل ۱-۱۴- فیلتر پایین‌گذر نوع T

شکل ۱-۱۳ یک فیلتر بالاگذر نوع T و شکل ۱-۱۴

یک فیلتر پایین‌گذر T را نشان می‌دهد.

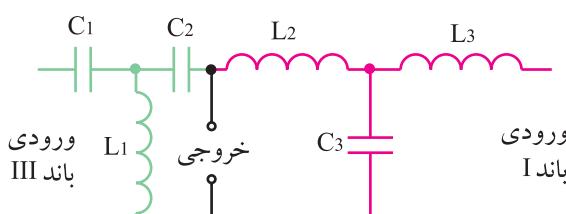


شکل ۱-۱۵- مدار يك دىپلکس


ترکیب اين دو نوع فیلتر، يك دیپلکس را برای باند I و باند III به وجود می‌آورد. شکل ۱-۱۵ مدار اين دیپلکس را نشان می‌دهد.

در شکل ۱-۱۶ مدار نوع دیگری دیپلکسر رسم شده

است.

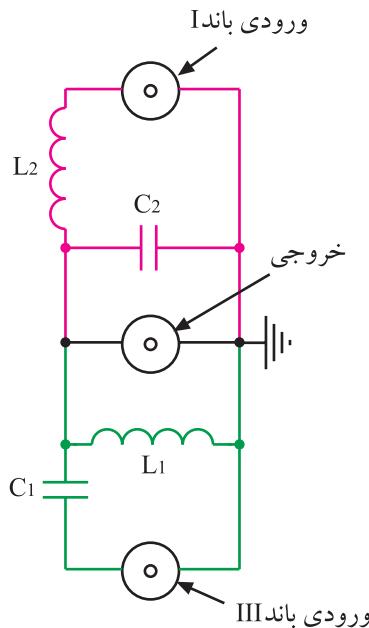


شکل ۱-۱۶-۱ مدار یک دیپلکسر

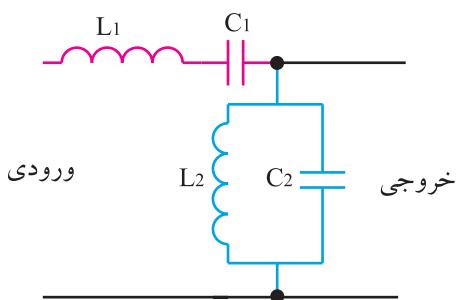

شکل ۱-۱۷-۱ فیلتر میان‌گذر برای سیگنال باند II

مدار دیپلکسر از ترکیب مجموعه فیلترهای پایین‌گذر و بالا‌گذر ساخته می‌شود.

۱-۱۶-۴-۱ فیلتر برای مدار تری پلکسر: اگر فرض کنیم بخواهیم سیگنال‌هایی از باند I و باند II و باند III را دریافت کنیم، از یک فیلتر بالا‌گذر برای باند III و فیلتر پایین‌گذر برای باند I و یک فیلتر میان‌گذر برای باند II استفاده می‌کنیم. فیلتر میان‌گذر برای عبور باند II می‌تواند دارای مداری به صورت شکل ۱-۱۷ باشد. در این مدار، فرکانس تشدید C_1 و L_1 و فرکانس تشدید $L_2 C_2$ با هم برابر هستند.

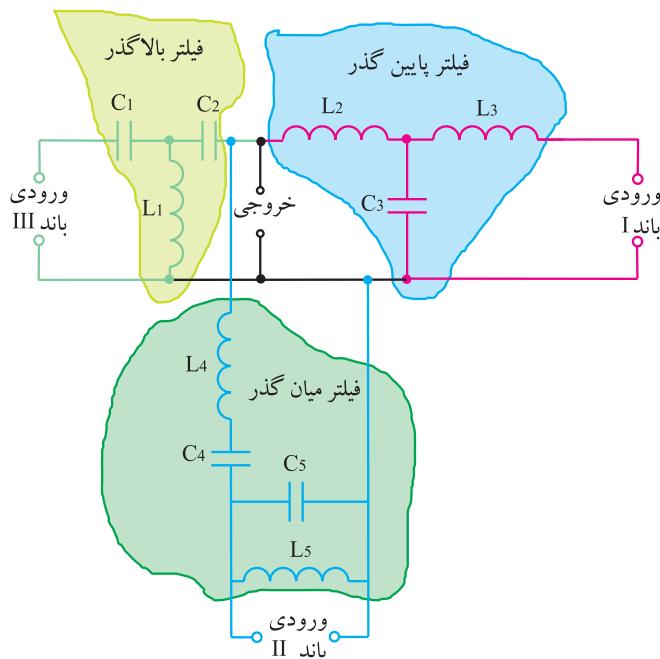

شکل ۱-۱۸-۱ مدار یک تریپلکسر

مدار تری پلکسر از ترکیب مجموعه فیلترهای پایین‌گذر، بالا‌گذر و میان‌گذر ساخته می‌شود.

در شکل ۱-۱۹ شکل ظاهری ترکیب کننده‌ها را مشاهده می‌کنید.



شکل ۱-۱۹- چند نوع ترکیب کننده

۵-۶- مشخصات فنی ترکیب کننده‌ها: هر ترکیب کننده دارای مشخصات فنی مخصوص به خود است. در جدول ۱-۱ مشخصات فنی مهم سه نوع ترکیب کننده ارائه شده است.

S	حرف اول شرکت تولید کننده
M = Mixer	حرف اول مخلوط کننده


جدول ۱-۱- مشخصات مهم سه نوع ترکیب کننده

نوع	SM ۲۰۲				SM ۲۰۳		SM ۲۰۴			واحد
کانال مورد استفاده	۲-۴	۵-۱۲	۲۱-۳۹	۴۰-۶۵	۲-۱۲	۲۱-۶۵	۲-۴	۵-۱۲	۲۱-۶۵	
افت عبوری	۱	۱	۱/۲	۱/۲	۱	۱/۵	۱	۱	۱/۵	dB/ μ V
تضعیف غیر عبوری	۲۰	۲۰	۱۷	۱۷	۲۰	۱۷	۲۰	۲۰	۱۷	dB/ μ V
امپدانس ورودی	۷۵	۷۵	۷۵	۷۵	۷۵	۷۵	۷۵	۷۵	۷۵	Ω
امپدانس خروجی	۷۵	۷۵	۷۵	۷۵	۷۵	۷۵	۷۵	۷۵	۷۵	Ω

چون دامنه سیگنال عبوری از ترکیب کننده‌ها نسبت به دامنه سیگنال ورودی کاهش می‌یابد، سیگنال خروجی تضعیف می‌شود. میزان تضعیف را افت می‌نامند. افت معمولاً بر حسب $\text{dB}/\mu\text{V}$ بیان می‌شود و آن را «دستی بل بر میکرو ولت» می‌خوانند. برای سادگی معمولاً دستی بل بر میکرو ولت را به صورت $\text{V}/\mu\text{V}$ می‌نویسند.

۱-۷- تقویت‌کننده سیگنال آتن

چون سیگنال دریافتی توسط آتن مرکزی باید تلویزیون‌های زیادی را تغذیه کند، لازم است سیگنال خروجی آتن مرکزی تقویت شود. هر تقویت‌کننده مشخصات فنی مخصوص خود را دارد. یکی از مشخصات مهم تقویت‌کننده‌ها، گین یا بهره‌ی ولتاژ است.

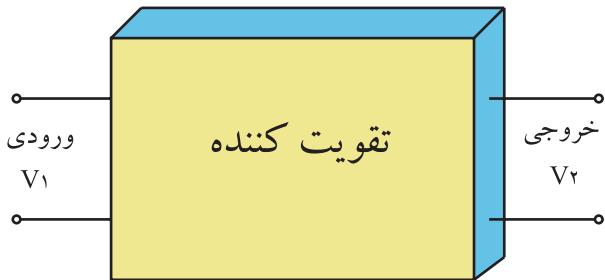

شکل ۱-۲۰- بلوک دیاگرام تقویت‌کننده

$$AV = \frac{V_2}{V_1} \quad \text{رابطه (۱)}$$

$$dB = 20 \log \frac{V_2}{V_1} \quad \text{رابطه (۲)}$$

رابطه (۳)

$$dB\mu V = 20 \log \frac{V_2}{1\mu V} = 20 \log V_2$$

در رابطه (۳) V_2 باید بر حسب میکرو ولت باشد


رابطه (۴)

$$dBmV = 20 \log \frac{V_2}{1mV} = 20 \log V_2$$

در رابطه (۴) مقدار V_2 باید بر حسب میلی ولت باشد

$$V_1 = V_2$$

$$dB = 20 \log 1 = 0$$

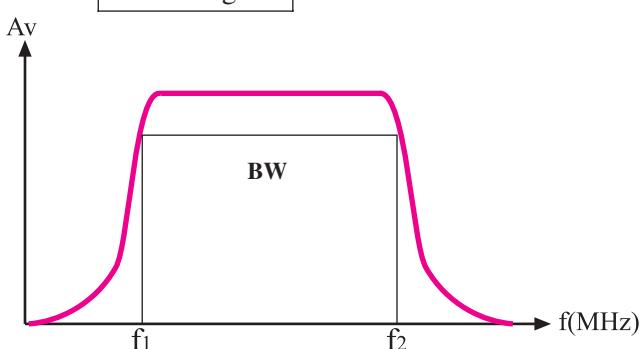

شکل ۱-۲۱- منحنی پاسخ فرکانسی تقویت‌کننده

۱-۷-۱- گین یا بهره‌ی ولتاژ تقویت‌کننده: می‌توان

مدار تقویت‌کننده را معادل بلوک دیاگرام شکل ۱-۲۰ در نظر گرفت. اگر سیگنال ورودی تقویت‌کننده دارای دامنه‌ی V_1 ولت و سیگنال خروجی آن دارای دامنه‌ی V_2 ولت باشد، در این صورت بهره‌ی ولتاژ از رابطه (۱) به دست می‌آید. همچنین می‌توان بهره را بر حسب دسی‌بل به صورت رابطه (۲) نیز بیان کرد.

چنانچه سیگنال ورودی دامنه‌ی ضعیفی داشته باشد V_1 را یک میکرو ولت در نظر می‌گیرند و dB را با آن می‌سنجد. در این صورت بهره بر حسب دسی‌بل بر میکرو ولت بیان می‌شود و آن را طبق رابطه (۳) به صورت V_2 dB μV نشان می‌دهند.


اگر سیگنال قوی‌تر باشد، بهره را طبق رابطه (۴) بر حسب دسی‌بل بر میلی ولت بیان می‌کنند و آن را به صورت V_2 dBmV نشان می‌دهند. در این حالت ولتاژ ورودی را برابر با $V_1 = 1 mV$ در نظر می‌گیرند.

این سنجه معمولاً در امپدانس ۷۵ اهم که مربوط به کابل کواکسیال تلویزیون است صورت می‌گیرد.

در صورتی که دامنه‌ی سیگنال ورودی و خروجی یک دستگاه با هم برابر باشند بهره‌ی دستگاه بر حسب دسی‌بل برابر صفر می‌شود و در این حالت عمل تقویت صورت نمی‌گیرد.

۱-۷-۲- پهنای باند تقویت‌کننده: مشخصه‌ی مهم

دیگر تقویت‌کننده پهنای باند یا پاسخ فرکانسی آن است. هر تقویت‌کننده طبق شکل ۱-۲۱ باید بتواند در فاصله‌ی فرکانسی معینی، تقویت را به درستی انجام دهد. در این حالت گین یا بهره با توجه به طراحی مدار قابل تعیین است.

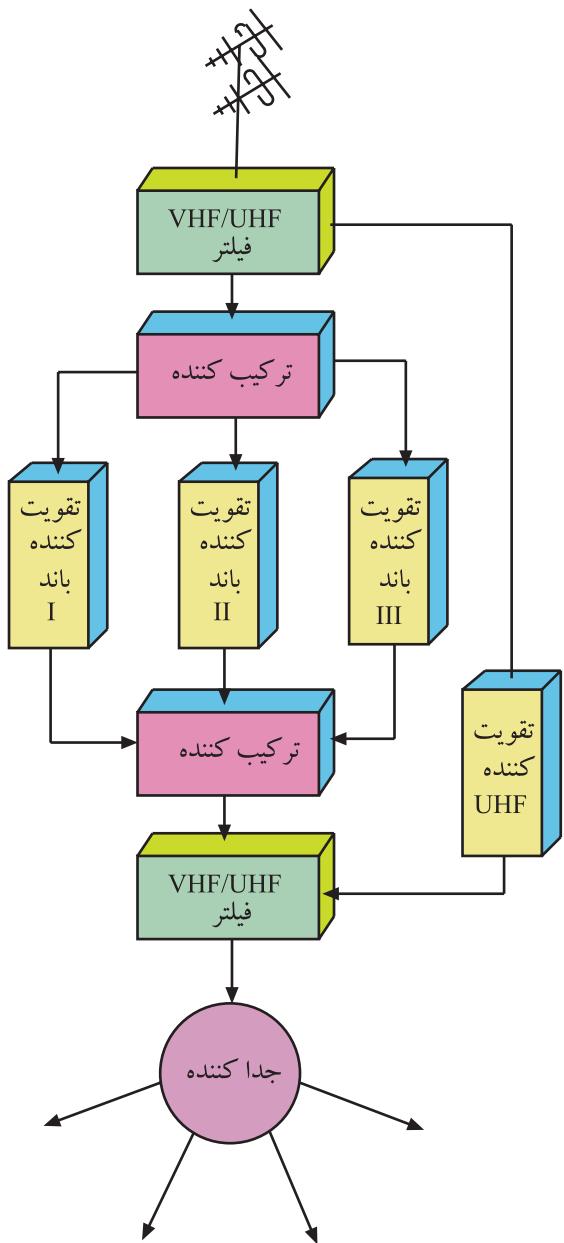

شکل ۱-۲۲- مدار یک نمونه آتن مرکزی

$BW =$ $F_2 - F_1$ F_2 $F_1 =$	پهنهای باند فرکانس قطع بالا فرکانس قطع پایین
---	--

در شکل ۱-۲۲ یک نمونه مدار آتن مرکزی برای دریافت چهار برنامه نشان داده شده است. در این مدار برای هر باند یک تقویت کننده‌ی جداگانه مطلوب شده است. امروزه استفاده از این روش کاربرد ندارد و معمولاً به جای چند تقویت کننده، از یک تقویت کننده‌ی مولتی باند که در یک مجموعه قرار دارد، استفاده می‌کنند.

تقویت کننده مولتی باند یا باند وسیع می‌تواند فرکانس‌های باند VHF و UHF را به درستی تقویت کند.



شکل ۱-۲۳- یک تقویت کننده مولتی باند


شکل ۱-۲۳ یک تقویت کننده‌ی مولتی باند را نشان می‌دهد. این تقویت کننده می‌تواند باند وسیعی از فرکانس ورودی را تقویت کند.

در جدول ۱-۲ مشخصات مهم این تقویت‌کننده نوشته

شده است.

جدول ۱-۲

مدل SA ۸۰	واحد	VHF	UHF
محدوده فرکانسی	MHZ	۵-۲۳	۴۷-۸۶۲
بهره	dB	۳۳-۳۵	۳۸
حداکثر سطح خروجی	dB μ V	۱۱۵-۱۱۸	۱۱۵-۱۱۸
عدد نویز	dB	۴	۴
امپدانس	Ω	۷۵	۷۵
منبع تغذیه	V	۲۲۰V ± ۱۰% و ۵۰Hz	۲۲۰V ± ۱۰% و ۵۰Hz
محدوده حرارتی	C°	-۲۰~+۵۵	-۲۰~+۵۵

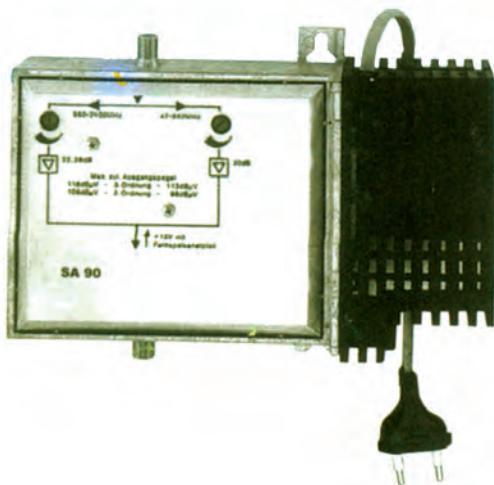

شکل ۱-۲۴- یک نوع تقویت‌کننده

در شکل ۱-۲۴ تقویت‌کننده‌ی دیگری نشان داده شده

است.

S	حرف اول شرکت تولید کننده
A = Amplifier	حرف اول تقویت‌کننده

جدول ۱-۳

مشخصات این تقویت‌کننده در جدول ۱-۳ نوشته شده

است.

مدل SA ۹۰	واحد	VHF باند	UHF باند
محدوده فرکانسی	MHZ	۴۷-۲۳	۴۷-۸۶۲
بهره	dB	۳۵	۳۵
حداکثر سطح خروجی	dB μ V	۱۱۲-۱۱۹	۱۱۲-۱۱۹
عدد نویز	dB	۴	۴
امپدانس	Ω	۷۵	۷۵
منبع تغذیه	V	۲۲۰V ± ۱۰% و ۵۰Hz	۲۲۰V ± ۱۰% و ۵۰Hz
محدوده حرارتی	C°	-۲۰~+۵۵	-۲۰~+۵۵

۱-۷-۳ بررسی سایر مشخصات جدول مربوط به تقویت کننده آتن:

■ **محدوده فرکانسی:** این تقویت کننده می‌تواند در محدوده فرکانس ۴۷ تا ۸۶۲ مگاهرتز عمل کند و حداکثر سطح ولتاژ خروجی آن بر مبنای یک میکرو ولت برابر ۱۱۲ تا ۱۱۹ دسی بل است.

■ **نسبت سیگنال به نویز:** نسبت توان سیگنال به توان نویز را در یک نقطه دستگاه، نسبت سیگنال به نویز گویند و آن

$$\text{را با } \frac{S}{N} \text{ نشان می‌دهند.}$$

رابطه (۵)

$$\frac{S}{N} = \frac{PS}{PN} = \frac{\left(\frac{V_S}{V_N}\right)^2}{\frac{RL}{RL}}$$

$$\frac{S}{N} = \left(\frac{V_S}{V_N}\right)^2$$

ولتاژ سیگنال V_S

ولتاژ نویز V_N

اگر مقاومتی که در آن توان نویز محاسبه می‌شود برابر مقاومت مربوط به محاسبه توان سیگنال باشد، در این صورت نسبت $\frac{S}{N}$ از رابطه (۵) محاسبه می‌شود.

$$\frac{S}{N} \text{ واحد ندارد}$$

$$F = \frac{\left(\frac{S}{N}\right) \text{ ورودی}}{\left(\frac{S}{N}\right) \text{ خروجی}} \quad \text{عدد نویز}$$

$$dB = 10 \log \frac{\left(\frac{S}{N}\right) \text{ ورودی}}{\left(\frac{S}{N}\right) \text{ خروجی}}$$

هر قدر عدد نویز کوچک‌تر باشد تقویت کننده مطلوب‌تر است.


$$1 - \text{Noise figure} = \text{عدد نویز}$$

گاهی ممکن است در یک دستگاه عدد نویز را نسبت $\frac{S}{N}$ خروجی دستگاه به S ورودی آن تعریف کنند، در این حالت هر قدر عدد نویز بزرگ‌تر باشد تقویت کننده

مطلوب‌تر است.

۱-۸- تقسیم کننده^۱

تقسیم کننده مداری است که ضمن تطبیق امپدانس، سیگنال ورودی ورودی را بین یک یا چند گیرنده تقسیم می کند. شکل ۱-۲۵ نقشه‌ی بلوکی تقسیم کننده را نشان می دهد. تقسیم کننده‌ها در انواع مختلف ساخته می شوند.

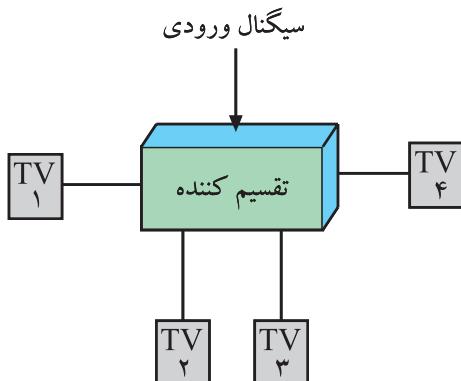

شکل ۱-۲۵- نقشه بلوکی تقسیم کننده



شکل ۱-۲۶- تقسیم کننده عبوری یک راهه



شکل ۱-۲۷- تقسیم کننده عبوری دو راهه

۱-۸-۱- تقسیم کننده عبوری یک راهه: این

تقسیم کننده برای اتصال به گیرنده و دریافت یک انشعاب به کار می رود. شکل ۱-۲۶-۱ تقسیم کننده عبوری یک راهه را نشان می دهد. همان طور که مشاهده می شود این تقسیم کننده، یک ورودی و دو خروجی دارد.

۱-۸-۲- تقسیم کننده دو راهه: این تقسیم کننده دارای

دو انشعاب مستقل و یک مسیر عبوری برای سایر پریزها است.

شکل ۱-۲۷-۱ تقسیم کننده با عبوری دو راهه را نشان می دهد.



شکل ۱-۲۸-۳ - تقسیم کننده عبوری سه راهه



شکل ۱-۲۹-۴ - تقسیم کننده عبوری چهار راهه



شکل ۱-۳۰-۵ - تقسیم کننده بدون راه عبوری



شکل ۱-۳۱-۶ - تقسیم کننده بدون راه عبوری

۱-۸-۳ - تقسیم کننده عبوری سه راهه: از این تقسیم کننده برای دریافت سه انشعاب و یک راه عبوری برای سایر پریزها استفاده می‌کند. شکل ۱-۲۸-۳ این تقسیم کننده را نشان می‌دهد.

۱-۸-۴ - تقسیم کننده عبوری چهار راهه: این تقسیم کننده دارای چهار انشعاب و یک راه عبوری است. شکل ۱-۲۹-۴ این تقسیم کننده را نشان می‌دهد.

۱-۸-۵ - تقسیم کننده‌های بدون راه عبوری: این تقسیم کننده‌ها راه عبوری ندارند و برای پریزهای آخر به کار می‌روند و به صورت دو راهه، سه راهه و چهار راهه و یا بیشتر ساخته می‌شوند. شکل ۱-۳۰-۵ و ۱-۳۱-۶ این ا نوع این تقسیم کننده را نشان می‌دهد.

۱-۸-۱- مشخصات تقسیم کننده ها: تقسیم کننده ها با

راه عبوری و غیر عبوری دارای مشخصاتی هستند که مهم ترین آنها محدوده فرکانس، افت انشعاب، افت عبوری و امپدانس است. در جدول ۱-۴ مشخصات مهم تقسیم کننده بدون راه عبوری آورده شده است. جدول ۱-۵ مشخصات مهم تقسیم کننده با راه عبوری را نشان می دهد.

جدول ۱-۴

مدل	محدوده فرکانس MHz	تعداد راه	امپدانس Ω	افت انشعاب dB / μV
SDS ۵۰۲	۵ تا ۸۶۲	۲	۷۵	۴/۳ تا ۵/۵
	۲۰۵۰ تا ۸۶۲	۲	۷۵	۶ تا ۴
SDS ۵۰۳	۵ تا ۸۶۲	۳	۷۵	۴/۵ تا ۵/۵
	۲۰۵۰ تا ۸۶۲	۳	۷۵	۶ تا ۸
SDS ۵۰۴	۸۶۲ تا ۵	۴	۷۵	۷ تا ۸
	۲۰۵۰ تا ۸۶۲	۴	۷۵	۸ تا ۱۱
SDS ۵۰۸	۸۶۲ تا ۵	۸	۷۵	۱۵ تا ۱۷
	۲۰۵۰ تا ۸۶۲	۸	۷۵	۱۷ تا ۱۹

جدول ۱-۵


مدل	محدوده فرکانس MHz	تعداد راه	امپدانس Ω	افت عبوری dB / μV	افت انشعاب dB / μV
SDT ۴۰۱	۵ تا ۸۶۲	۱	۷۵	۲/۱ تا ۱/۵	۹/۵ تا ۸/۵
	۸۶۲_۲۰۵۰	۱	۷۵	۱۱ تا ۲۳	۱۱ تا ۹/۵
SDT ۴۰۲	۵ تا ۸۶۲	۲	۷۵	۱۱ تا ۱/۵	۱۱ تا ۹/۵
	۸۶۲ تا ۲۰۵۰	۲	۷۵	۱۳ تا ۲۳	۱۳ تا ۱۱
SDT ۴۰۴	۵ تا ۸۶۲	۴	۷۵	۱۲ تا ۱۰	۱۲ تا ۲/۳
	۸۶۲ تا ۲۰۵۰	۴	۷۵	۱۴ تا ۴/۵	۱۴ تا ۳/۵



شکل ۱-۳۲- یک پریز

۱-۹-۱- پریز

پریزها ابزاری هستند که سیگنال خروجی آتن به آنها متصل می شود و سیگنال موردنیاز گیرنده از پریز دریافت می شود. شکل ۱-۳۲ یک پریز آتن را نشان می دهد.

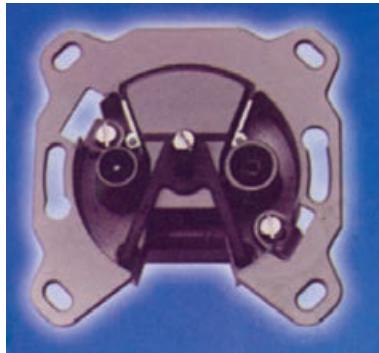

شکل ۱-۳۳- پریز غیر عبوری



شکل ۱-۳۴- پریز غیر عبوری

۱-۹-۱- انواع پریز: پریزها به دو دسته‌ی عبوری و انشعابی (غیر عبوری) تقسیم‌بندی می‌شوند. پریز عبوری، ضمن تأمین سیگنال موردنیاز برای یک گیرنده، سیگنال را به پریز دیگر نیز می‌رساند. شکل ۱-۳۳ یک پریز عبوری را نشان می‌دهد.

پریز غیر عبوری یا انشعابی، پریز آخر است و فقط انشعاب موردنیاز برای یک گیرنده را تأمین می‌کند. شکل ۱-۳۴ یک پریز غیر عبوری را نشان می‌دهد.

۱-۹-۲- مشخصات پریزها: هر پریز برای محدوده‌ی فرکانس معینی به کار می‌رود و دارای مشخصات خاصی است. در جدول ۱-۶ برخی مشخصات پریزها و نماد آن‌ها نشان داده شده است.


S = Socket حرف اول کلمه پریز است.

جدول ۱-۶

مدل	شكل مداری	باند فرکانسی مورد استفاده				میزان افت
		I	FM	III	UHF	
SS ۶۰۰		۱ ۶	۱/۵ ۶	۱/۸ ۷	۲ ۸/۵	افت عبوری dB / μV افت انشعاب dB / μV
SS ۶۰۲		- ۱	- ۱	- ۱/۵	- ۱/۵	افت عبوری dB / μV افت انشعاب dB / μV
SS ۶۰۳		۱ ۶	۱/۵ ۶	۱/۸ ۷	۲ ۸/۵	افت عبوری dB / μV افت انشعاب dB / μV
SS ۶۰۴		- ۱	- ۱	- ۱/۵	- ۱/۵	افت عبوری dB / μV افت انشعاب dB / μV

۱-۱- نقشه‌ی اتصال‌های آنتن مرکزی


در شکل ۱-۳۵ نمونه‌ای از نقشه‌ی مدار آنتن مرکزی رسم شده است. در این نقشه، بلوک دیاگرام تقویت کننده، تقسیم کننده‌ها و پریزها را مشاهده می‌کنید.

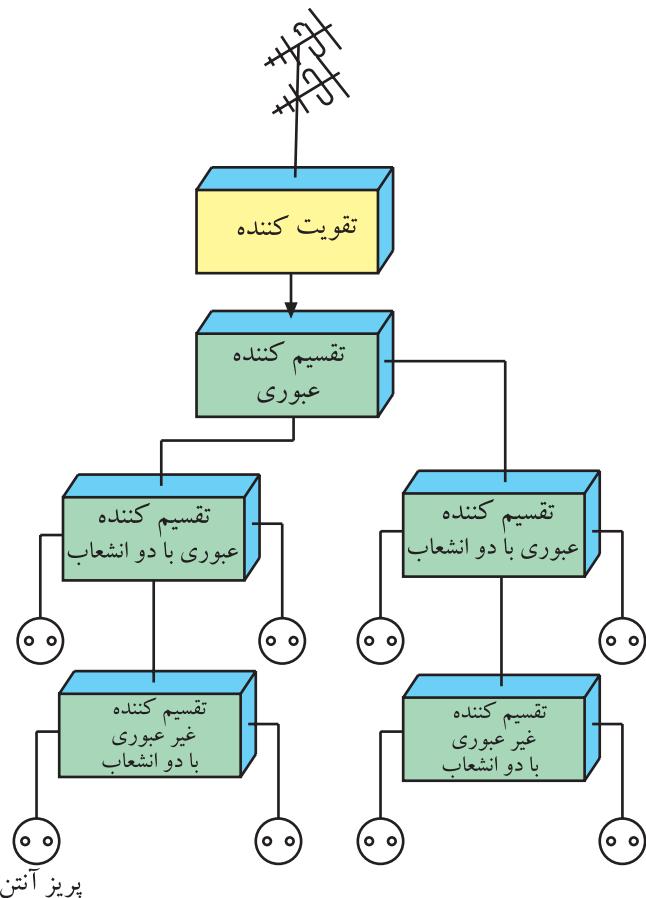

شکل ۱-۳۵- نمونه‌ای از نقشه مدار آنتن مرکزی

۱-۱- سایر قطعات آنتن معمولی و آنتن مرکزی

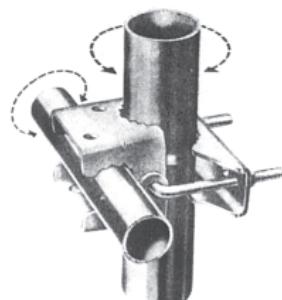برای نصب آنتن مرکزی علاوه بر تقسیم کننده‌ها و پریزها به اجزا و قطعات دیگری نیاز است. این قطعات عبارتند از :



الف




ب

شکل ۱-۳۶- چند نوع بست و گیره

۱-۱- بست‌ها و گیره‌های^۱ آنتن: برای نصب آنتن روی پایه‌ی آن به بست و گیره نیاز است. معمولاً هر سازنده‌ی آنتن، بست و گیره مخصوص آنتن مورد نظر خود را تولید و همراه با آنتن به بازار عرضه می‌کند.

شکل ۱-۳۶ چند نوع بست و گیره را نشان می‌دهد.

۱- Clamp = گیره نگهدارنده

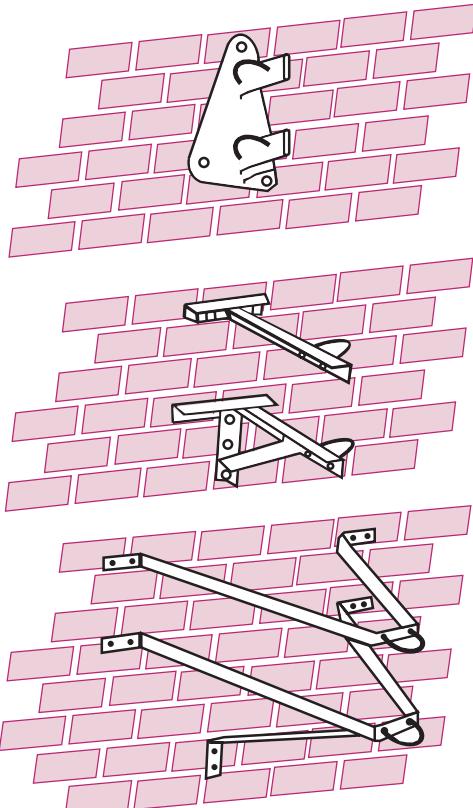

شکل ۱-۳۷- چند نوع بست دیواری

بست ممکن است دیواری باشد. شکل ۱-۳۷ چند نوع بست دیواری را نشان می‌دهد.

۱-۱۱-۲- لوله‌های درزجوش^۱: لوله‌ها به عنوان پایه‌ی نگهدارنده آتن به کار می‌روند.



شکل ۱-۳۸- لوله‌های آتن

شکل ۱-۳۸ لوله‌ی نگهدارنده‌ی پایه‌ی آتن را نشان می‌دهد. در شکل ۱-۳۹ آتن را که به لوله اتصال دارد، مشاهده می‌کنید.




شکل ۱-۳۹- آتن و لوله‌های آن

این لوله‌ها به دلیل داشتن درز به لوله‌های درزجوش مشهور هستند.

^۱ - Welded Tubes= لوله‌های جوشکاری شده

۱-۱۱-۳ کابل کواکسیال: برای اتصال آنتن به آمپلی فایر، تقسیم کننده، پریز و سایر اجزای مدار، سیم رابطی مورد نیاز است. برای این سیم رابط از کابل هم محور یا کابل کواکسیال استفاده می شود.

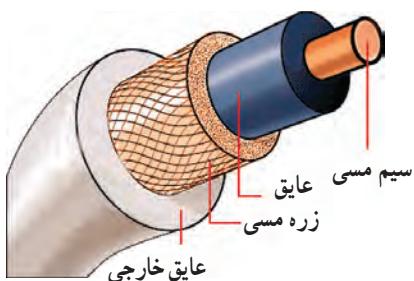

شکل ۱-۴۰ کابل هم محور

شکل ۱-۴۰ یک کابل هم محور را نشان می دهد.



شکل ۱-۴۱ مغزی کابل

اجزای کابل هم محور عبارتند از :

■ مغزی یا هادی داخلی که در مرکز کابل قرار دارد و جنس آن معمولاً از مس یا نقره است. شکل ۱-۴۱ مغزی کابل کواکسیال را نشان می دهد.

■ دی الکتریک که سیم هادی مغزی را دربر می گیرد.



شکل ۱-۴۲ دی الکتریک و زره

■ هادی خارجی که به صورت سیم بافته شده است و سرتاسر کابل را می بوشاند. این سیم، شیلد^۲، زره یا حفاظت نامیده می شود و برای حفاظت الکتریکی به کار می رود. شکل ۱-۴۲ دی الکتریک و سیم زره را نشان می دهد.



شکل ۱-۴۳ پوشش خارجی کابل

■ پوشش خارجی کابل که عایق است و از نظر مکانیکی کابل را محافظت می کند. شکل ۱-۴۳ پوشش خارجی کابل را نشان می دهد.

۱ - coaxial cable = کابل هم محور

۲ - shild = زره

۱-۱۱-۴ اتصال دهنده‌های کابل به اجزای آنتن



شکل ۱-۴۴- اتصال دهنده‌های نری و مادگی



شکل ۱-۴۵- اتصال دهنده پیچی



شکل ۱-۴۶- کابل متصل شده به فیش

مرکزی: برای اتصال کابل کواکسیال به اجزای مدار، از اتصال دهنده‌های مختلفی استفاده می‌کنند. یکی از انواع اتصال دهنده‌ها، اتصال دهنده‌ی فیشی کابل است که به صورت نری و مادگی ساخته می‌شود. شکل ۱-۴۴ این اتصال دهنده‌ها را نشان می‌دهد.

نوع دیگر اتصال دهنده، نوع مخصوص پیچی است که در شکل ۱-۴۵ آن را مشاهده می‌کنید.

در شکل ۱-۴۶ کابل متصل شده به فیش نشان داده شده است.