

آشنایی با سیستم تلویزیون رنگی به روش NTSC

هدف کلی

بررسی بلوک دیاگرام کدکننده‌ی رنگ در فرستنده و بلوک دیاگرام گیرنده‌ی تلویزیون رنگی به روش NTSC

هدف‌های رفتاری: فراگیر پس از پایان این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- سیگنال نوع رنگ در سیستم NTSC را شرح دهد.
- ۲- علت حذف حامل رنگ را توضیح دهد.
- ۳- سیگنال کاسته شده تفاضلی رنگ را رسم کند و مقادیر آن را بنویسد.
- ۴- مقدار فرکانس حامل رنگ NTSC را محاسبه کند.
- ۵- سیگنال سنگرون رنگ (برست) را شرح دهد.
- ۶- دیاگرام برداری سیگنال نوع رنگ را رسم کند.
- ۷- رابطه سیگنال‌های I و Q را در روش NTSC بنویسد.
- ۸- حدود طیف فرکانس در روش NTSC را بیان کند و نمودار آن را ترسیم نماید.
- ۹- بلوک دیاگرام کدکننده رنگ NTSC را رسم کند و به‌طور مختصر شرح دهد.
- ۱۰- بلوک دیاگرام کلی گیرنده تلویزیون رنگی NTSC را رسم کند و به‌طور مختصر شرح دهد.



میزان ساعات آموزش

| نظری | عملی | جمع |
|------|------|-----|
| ۶ | - | ۶ |

پیش آزمون (۳)


- ۱- فرکانس حامل فرعی رنگ در سیستم NTSC چند مگاهرتز است؟
- ۲- در سیستم NTSC رنگ روی حامل فرعی به صورت مدوله می شود.
- ۳- سیگنال سنکرون رنگ یا بِرست چیست؟
- ۴- حامل فرعی رنگ در سیستم NTSC مگاهرتز و IF دوم صدا مگاهرتز است.
- ۵- چگونه در سیستم NTSC از تداخل حامل فرعی رنگ و IF دوم صدا جلوگیری به عمل می آورند؟
- ۶- مؤلفه های حامل فرعی برای رنگ R-Y و B-Y با هم چند درجه اختلاف فاز دارند؟
الف) 45° ب) 90° ج) 180° د)

۳- آشنایی با سیستم تلویزیون رنگی به روش^۱ NTSC

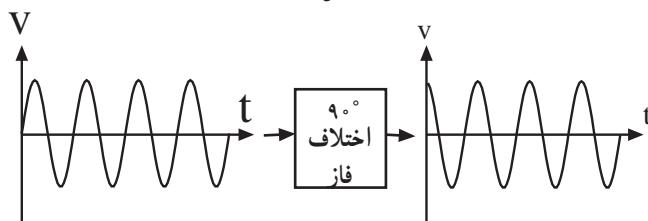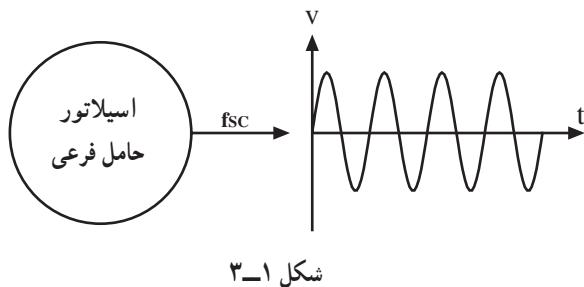


شکل ۳-۲

بردار موج حامل رنگ

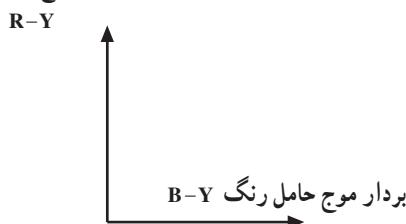

شکل ۳-۳

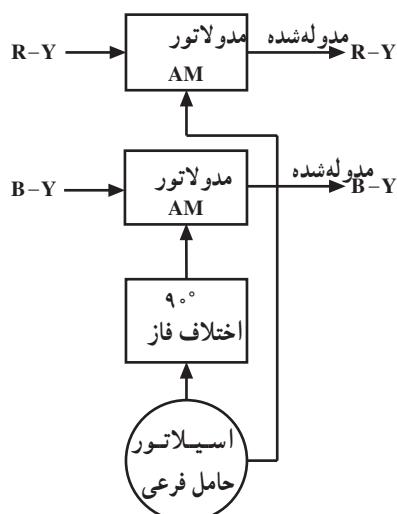

شکل ۳-۴

۱-۳- سیگنال نوع رنگ در سیستم NTSC

در سیستم NTSC سیگنال حامل فرعی رنگ که فرکانس آن $\frac{3}{58}$ مگاهرتز است توسط اسیلاتور مولد حامل فرعی رنگ ساخته می شود (شکل ۳-۱).

حامل فرعی رنگ را با^۲ f_{SC} نشان می دهند. حامل فرعی رنگ تولید شده توسط اسیلاتور به دو انشعاب تقسیم می شود. یک انشعاب پس از عبور از مداری اختلاف فازدهنده نسبت به انشعاب اول به اندازه 90° درجه اختلاف فاز پیدا می کند (شکل ۳-۲).

این دو حامل فرعی را که دارای فرکانس و دامنه یکسان ولی با 90° درجه اختلاف فاز هستند از نظر برداری می توان به صورت شکل ۳-۳ نشان داد.

سیگنال Y-R روی یک حامل فرعی و سیگنال Y-B روی مؤلفه دیگر حامل فرعی که 90° اختلاف فاز دارد به صورت AM مدوله می شود. این نوع مدولاسیون را مدولاسیون عمود بر هم یا کوآدراچر^۳ گویند.


سیگنال های مدوله شده را سیگنال نوع رنگ می نامند. شکل ۳-۴ نقشه بلوکی مدار مدولاتور رنگ را در سیستم NTSC نشان می دهد.

^۱- NTSC = National television system Committee

^۲- quadrature عمود بر هم


^۳- SC = Sub Carrier حامل فرعی

۳-۲- حذف حامل رنگ

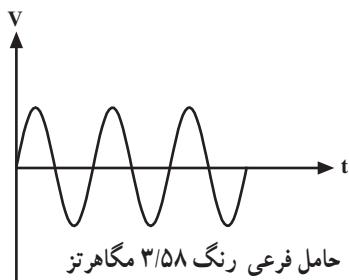


شکل ۳-۵

پس از مدوله کردن رنگ‌ها روی حامل فرعی باید حامل فرعی حذف شود زیرا وجود حامل فرعی با فرکانس ۳/۵۸ مگاهرتز می‌تواند یک منبع مهم تداخل با حامل صدا باشد. برای این منظور باید در سیگنال‌های مدوله شده رنگ موج حامل رنگ حذف شود (شکل ۳-۵) حامل فرعی رنگ و (شکل ۳-۶) IF دوم صدا را نشان می‌دهد.

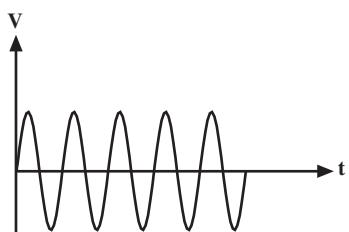


شکل ۳-۶

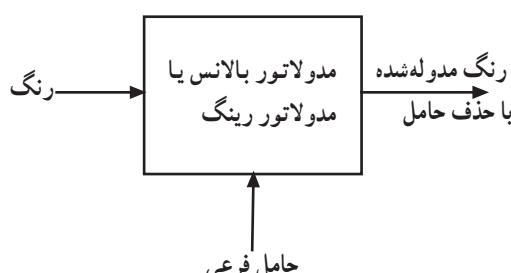

شکل ۳-۷

حذف حامل در مدولاسیون دامنه به وسیله مداری که مدولاتور بالانس یا موازن شده و یا مدار مدولاتور حلقه‌ای (رینگ) نام دارد انجام می‌شود. از بررسی مدار این مدولاتورها صرف نظر می‌شود. مدولاسیون دامنه با حذف حامل را مدولاسیون DSB-SC^۱ نامند (شکل ۳-۷). نقشه‌ی بلوکی مدولاتور بالانس یا رینگ را نشان می‌دهد.

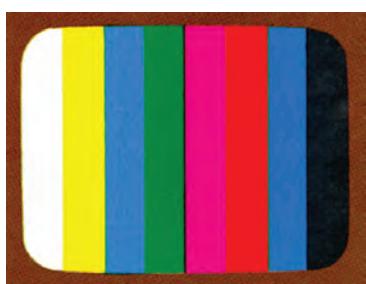


شکل ۳-۸

۳-۳- سیگنال کاسته شده تفاضلی رنگ

۳-۳-۱- سیگنال روشنایی نوارهای رنگی^۲: در یک الگوی تصویر آزمایشی از نوارهای رنگ علاوه بر رنگ‌های اصلی قرمز، سبز و آبی رنگ‌های زرد، نیلی و ارغوانی نیز وجود دارد (شکل ۳-۸).


۱- DSB-SC= double side band suppressed carrier = DSB

۲- Color Bar

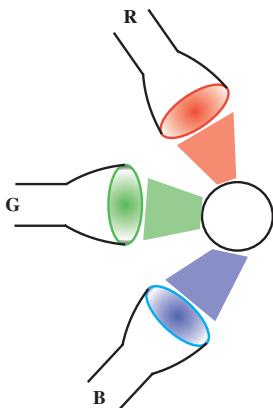


نوار سفید از روشن شدن همزمان سه منبع نور اصلی ایجاد می شود. وقتی که هیچ منبع نور اصلی روشن نباشند نوار سیاه به وجود می آید (شکل های ۳-۹ و ۳-۱۰). ترتیب نوارها طوری است که روشنایی از چپ به راست کاهش می یابد.

شکل ۳-۹

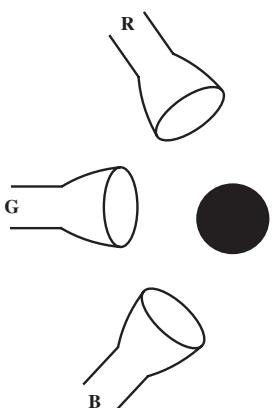

شکل ۳-۱۰

اگر سیگنال روشنایی را برای یک خط از این نوار محاسبه کنیم و سپس سیگنال روشنایی این خط را رسم کنیم به شکل یک پله درمی آید (شکل ۳-۱۱).

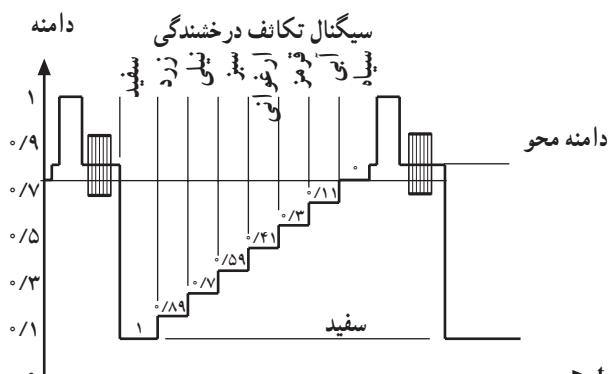

شکل ۳-۱۱

۳-۳-۲-محاسبه دامنه روشنایی نوار رنگی: در نوار سفید رنگ های قرمز، سبز و آبی وجود دارد. چون ولتاژ دوربین برای نوار سفید برابر با $R = G = B = 1V$ است لذا برای سیگنال روشنایی خواهیم داشت :

$$Y = 0.30R + 0.59G + 0.11B \quad \text{برای نور سفید}$$


$$Y = 0.30(1) + 0.59(1) + 0.11(1) \quad \text{ولت ۱}$$

برای نور زرد رنگ های قرمز و سبز وجود دارد ولی آبی

موجود نیست لذا خواهیم داشت :
ولت $1.10 = 0.11(0) + 0.59(1) + 0.30(1)$ برای نور زرد
چنانچه برای سایر رنگ های نوار نورانی دامنه روشنایی را محاسبه کنیم جدول ۳-۱ به دست می آید.


جدول ۳-۱

| نوار رنگ | سفید | زرد | سبز | ارغوانی | قرمز | آبی | سیاه |
|----------|------|--------|-------|---------|--------|--------|--------|
| مقدار Y | ۱ | 0.89 | 0.7 | 0.59 | 0.41 | 0.30 | 0.11 |

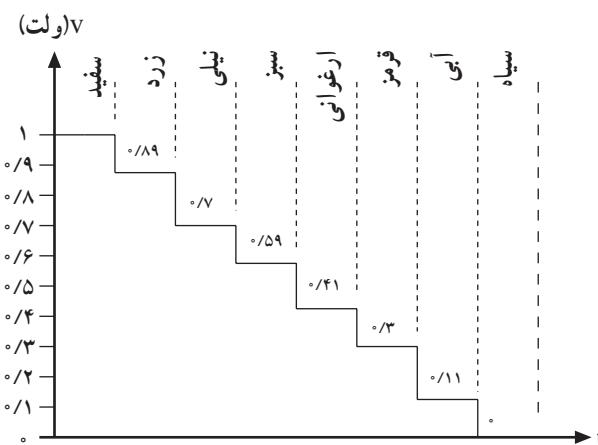


شکل ۳-۱۲

با توجه به جدول درمی‌یابیم دامنه‌ی روشنایی در نوار سفید ۱ ولت است. این روشنایی به تدریج کاهش می‌یابد تا در نوار سیاه مقدار آن به صفر ولت می‌رسد. اگر برای یک خط نوار، سیگنال ۷ را رسم کنیم شکل ۳-۱۲ حاصل می‌شود.

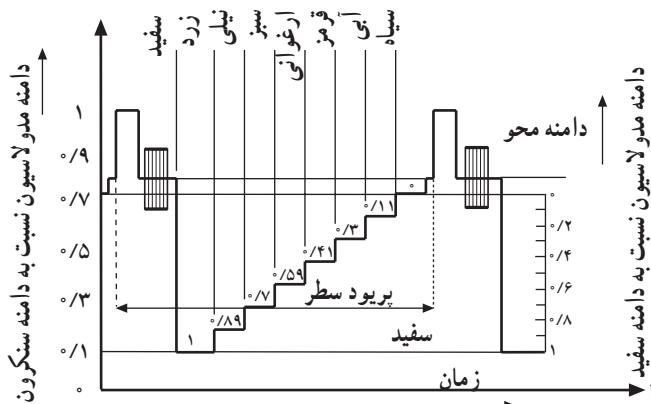

شکل ۳-۱۳

۳-۳-۳-سیگنال ویدئو برای یک خط از نوار
رنگی: اگر سیگنال روشنایی به دست آمده از این نوارها را با پالس محو و پالس همزمانی ادغام کنیم، سیگنال ویدئو برای یک خط به دست می‌آید. توجه داشته باشید که در مدولاسیون منفی سیگنال سیاه بیشترین دامنه و سیگنال سفید کمترین دامنه را دارد (شکل ۳-۱۳).

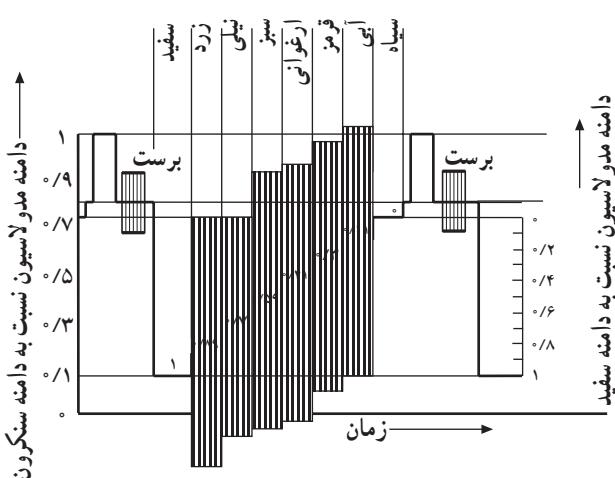

شکل ۳-۱۴

۳-۳-۴-دامنه‌ی سیگنال نوع رنگ برای نوار
رنگی: برای ایجاد تصاویر رنگی علاوه بر سیگنال روشنایی (۷) به سیگنال نوع رنگ نیز نیاز داریم. این سیگنال به سیگنال روشنایی مربوط به هر نقطه اضافه می‌شود. بنابراین ولتاژ متناسب با فرکانس حامل رنگ نیز باید به مقادیر پله‌های سیگنال روشنایی افزوده شود (شکل ۳-۱۴).


دامنه‌ی مربوط به هر یک از نوارهای رنگی در جدول

جدول ۳-۲

| نوار رنگ | R | G | B | Y | Pn |
|----------|---|---|---|------|------|
| سفید | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ |
| زرد | ۱ | ۱ | ۰ | ۰/۸۹ | ۰/۸۹ |
| نیلی | ۰ | ۱ | ۱ | ۰/۷ | ۰/۷۶ |
| سبز | ۰ | ۱ | ۰ | ۰/۵۹ | ۰/۸۳ |
| ارغوانی | ۱ | ۰ | ۱ | ۰/۴۱ | ۰/۸۳ |
| قرمز | ۱ | ۰ | ۰ | ۰/۳ | ۰/۷۶ |
| آبی | ۰ | ۰ | ۱ | ۰/۱۱ | ۰/۸۹ |
| سیاه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

آمده است. در این جدول :

- (۱) معرف وجود داشتن رنگ موردنظر است.
- (۰) معرف وجود نداشتن رنگ موردنظر است.
- (Y) مشخص کننده دامنه‌ی روشنایی است.
- (pn) مشخص کننده دامنه‌ی رنگ است.

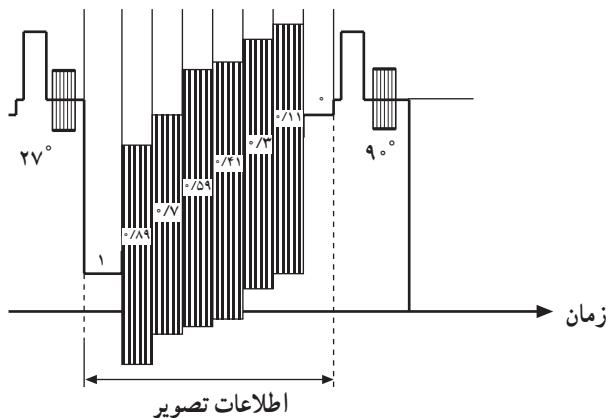

شکل ۳-۱۵


۳-۳-۵ سیگنال کاسته شده تفاضلی رنگ:

همان طوری که از شکل ۳-۱۴ پیدا است دامنه‌ی سیگنال نوع رنگ در بعضی موارد از دامنه‌ی سیگنال روشنایی به میزان قابل ملاحظه‌ای زیادتر می‌شود. در این شرایط باید دامنه‌ی سیگنال نوع رنگ را کاهش داد. برای کاهش دادن دامنه‌ی سیگنال نوع رنگ طراحان از ضریب ثابت ۸۸٪ برای (Y-R) و ۴۹٪ برای (B-Y) استفاده می‌کنند. بدینهی است این مقدار تضعیف باید در گیرنده، از طریق تقویت سیگنال جبران شود (شکل ۳-۱۵).

در جدول ۳-۳ مقادیر کاسته شده Y-R و B-Y و قدر مطلق


جدول ۳-۳

| نوار رنگ | R-Y ۱/۱۴ | B-Y ۲/۰۳ | (Pn) |
|----------|-------------|-------------|-------|
| سفید | ۰ | ۱ | ۰ |
| زرد | ۰/۹۶ | -۰/۴۴ | -۰/۴۴ |
| نیلی | -۰/۶۱ | +۰/۱۵ | -۰/۶۳ |
| سبز | -۰/۵۲ | -۰/۲۹ | +۰/۵۹ |
| ارغوانی | +۰/۵۲ | +۰/۲۹ | +۰/۵۹ |
| قرمز | ۰/۶۱ | -۰/۱۵ | +۰/۶۳ |
| آبی | -۰/۹۶ | +۰/۴۴ | +۰/۴۴ |
| سیاه | ۰ | ۰ | ۰ |

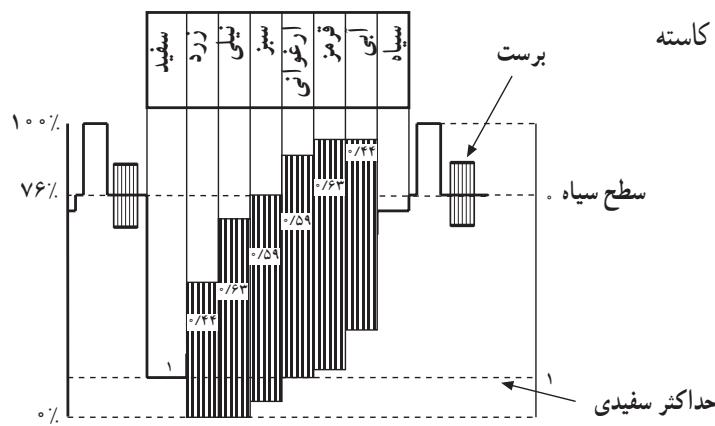

(Pn) و در شکل ۳-۱۶ سیگنال ویدئو و سیگنال نوع رنگ کاسته شده را ملاحظه می کنید.

شکل ۳-۱۶

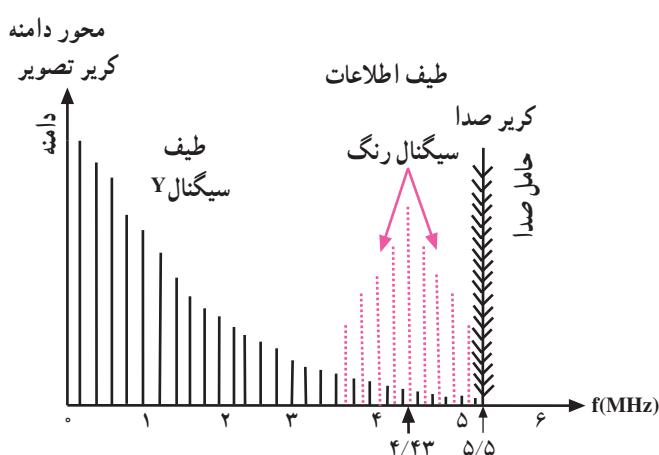

شکل ۳-۱۷


۳-۴- فرکانس حامل رنگ
با توجه به اصل سازش و هماهنگی بین تلویزیون رنگی و سیاه و سفید، برای این که طیف سیگنال نوع رنگ در جای خالی طیف سیگنال روشنایی قرار گیرد، باید از روش لابلایی شانهای فرکانس‌ها استفاده شود (شکل ۳-۱۷).

در این روش فرکانس حامل رنگ را مضرب فردی از نصف فرکانس سطر (فرکانس افقی) درنظر می‌گیرند (شکل ۳-۱۸).


$$F_{sc} = 567 \times \frac{15625}{2} = 4/4296875 \text{ MHZ}$$

$$F_{sc} = 4/43 \text{ MHZ}$$


در سیستم NTSC آمریکایی $F_{sc} = 3/58 \text{ MHZ}$ درنظر گرفته می‌شود.

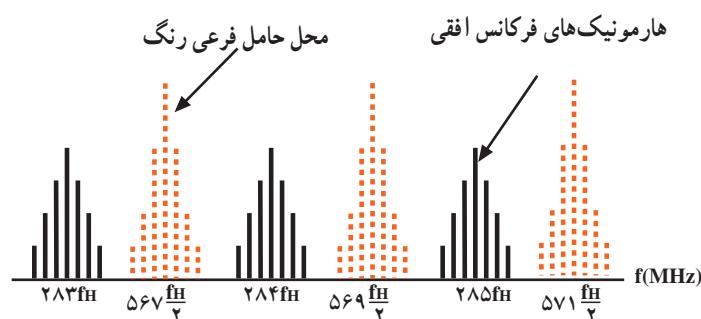


شکل ۳-۱۸

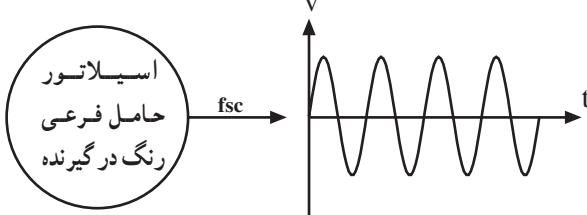


شکل ۳-۱۹

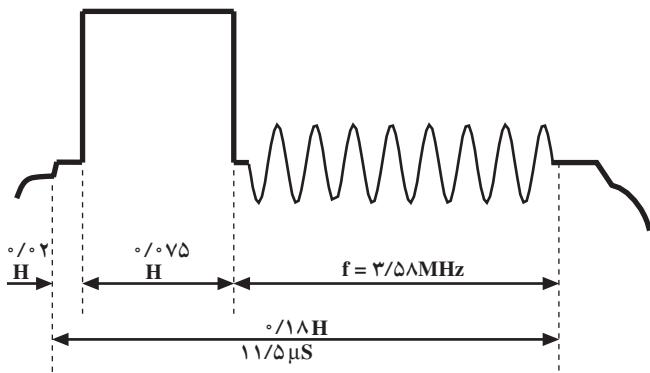

شکل ۳-۲۰

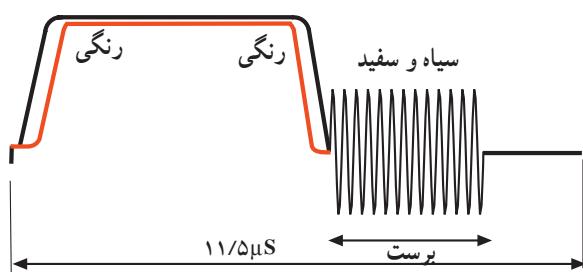

شکل ۳-۲۱

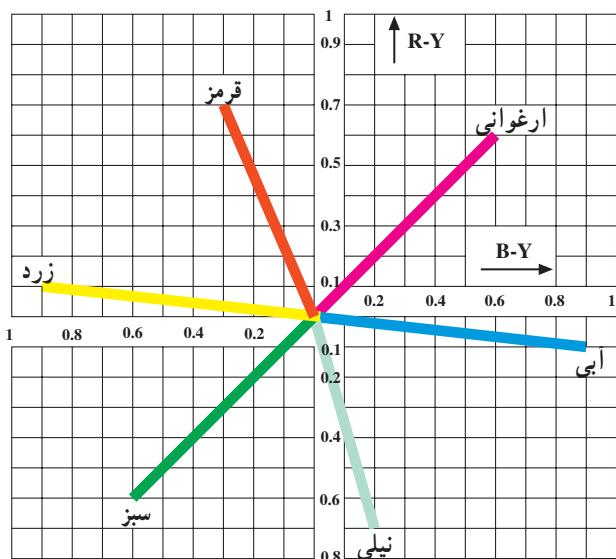

شکل ۳-۲۲

۳-۵- سیگنال سنکرون رنگ (برست)^۱

چون حامل فرعی رنگ از فرستنده ارسال نمی شود در گیرنده برای آشکارسازی سیگنال نوع رنگ احتیاج به حامل فرعی رنگ داریم. باید در گیرنده، اسیلاتوری وجود داشته باشد تا حامل فرعی رنگ را بسازد (شکل ۳-۱۹).


در این شرایط باید فرکانس و فاز حامل فرعی رنگ ایجاد شده در گیرنده با حامل فرعی فرستنده برابر باشد. برای تنظیم دقیق فرکانس و فاز حامل فرعی رنگ معمولاً در فرستنده تعداد ۸ تا ۱۱ سیکل از حامل فرعی رنگ را روی شانه‌ی عقبی پالس محو افقی سوار می‌کنند. این سیگنال‌ها را سیگنال سنکرون رنگ یا برست می‌نامند (شکل ۳-۲۰).

برای جا دادن این تعداد پریود حامل رنگ، باید پهنانی شانه‌ی عقبی پالس محو را طولانی تر کرد. از طرفی به خاطر اصل سازش نمی‌توان پهنانی شانه‌های پالس محو را تغییر داد. لذا از پهنانی پالس همزمانی افقی اندازی کم می‌کنند تا جای بیشتری روی شانه‌ی عقبی پالس محو برای قرار گرفتن سیگنال برست ایجاد شود. شکل ۳-۲۱ جای سیگنال برست را نشان می‌دهد.

۳-۶- دیاگرام بُرداری سیگنال نوع رنگ

می‌توان هر رنگ را توسط بُرداری مشخص کرد. طول بُردار معرف درجه‌ی اشباع رنگ و زاویه‌ی بُردار معرف تمایل رنگ است. بُردار رنگ‌های اصلی قرمز و سبز و آبی و چند رنگ دیگر در شکل ۳-۲۲ رسم شده است.

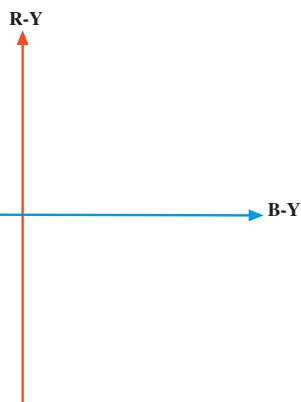در ضمیمه‌ی ۱ در مورد طول و محل بُردار رنگ‌ها توضیح بیشتری داده شده است.




۳-۷ سیگنال I و Q در روش NTSC

طراحان سیستم NTSC بی برده‌اند که اگر محورهای مختصات Y-R-Y و B-Y را به اندازه 33° در جهت خلاف حرکت عقربه‌های ساعت دوران دهنند کیفیت رنگ سیستم بهبود می‌یابد. محورهای مختصات جدید را I و Q می‌نامند (شکل‌های ۳-۲۳ و ۳-۲۴).

در مختصات جدید I و Q ضرایب سیگنال‌های تفاضلی رنگ تغییر می‌کنند.


شکل ۳-۲۳

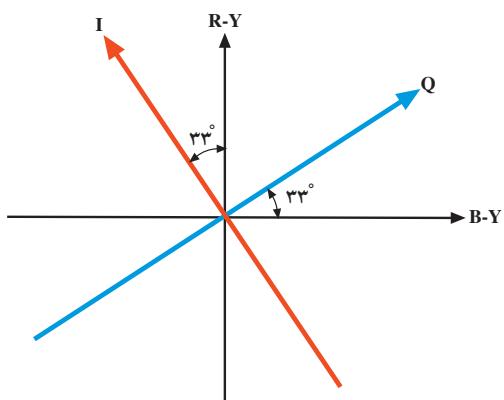


شکل ۳-۲۴

۳-۸ حدود طیف فرکانس در روش NTSC

با توجه به این که از نظر حس بینایی جزئیات تمام رنگ‌ها به یک اندازه درک نمی‌شوند، (شکل ۳-۲۵) از این رو به سیگنال I پهنه‌ای باندی بین صفر تا $1/5$ مگاهرتز و به سیگنال Q پهنه‌ای باندی بین صفر تا $1/5$ مگاهرتز اختصاص داده شده است.

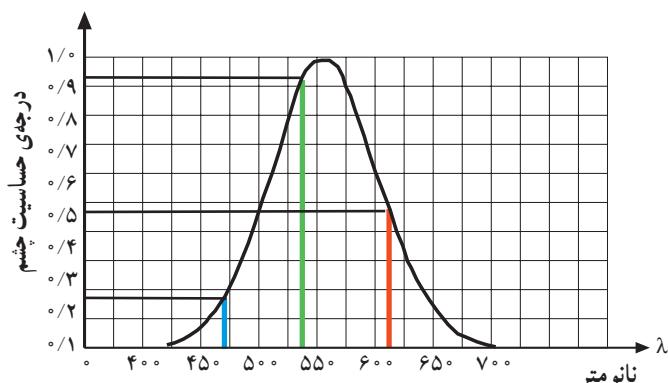


شکل ۳-۲۵

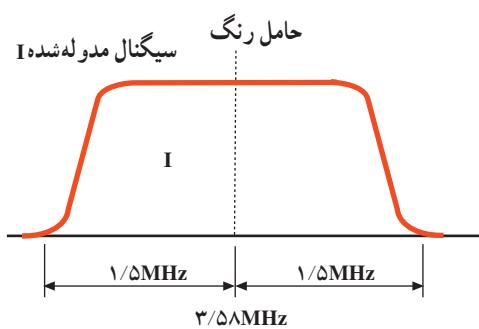


شکل ۳-۲۶

سیگنال I بعد از مدوله شدن روی حامل فرعی پهنهای باندی در محدوده $\frac{1}{5} - \frac{3}{58} \text{ MHz}$ تا $\frac{3}{58} + \frac{1}{5} \text{ MHz}$ ۳ مگاهرتز را اشغال می کند (شکل ۳-۲۶).

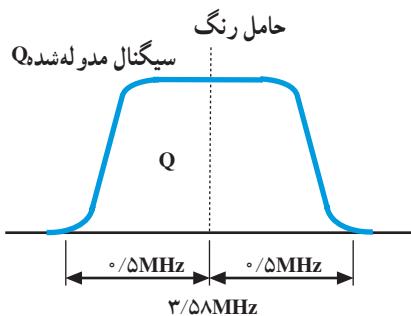


شکل ۳-۲۷

سیگنال Q بعد از مدوله شدن روی حامل فرعی پهنهای باندی بین $\frac{1}{5} - \frac{3}{58} \text{ MHz}$ تا $\frac{3}{58} + \frac{1}{5} \text{ MHz}$ ۳ مگاهرتز را اشغال می کند (شکل ۳-۲۷).

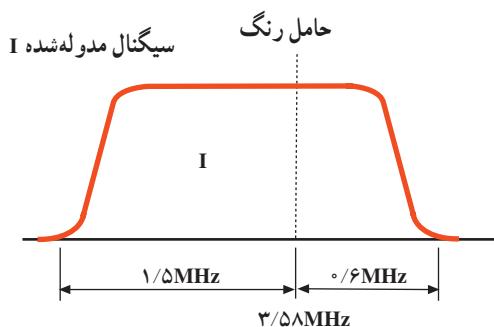

شکل ۳-۲۸

چون قسمتی از باند کناری بالای سیگنال مدوله شده I یعنی $\frac{1}{5} - \frac{3}{58} \text{ MHz}$ مگاهرتز خارج از باند سیگنال ویدئو قرار می گیرد برای برقراری اصل سازگاری حدود $\frac{1}{6} \text{ MHz}$ مگاهرتز از باند کناری بالا را حذف می کنند. (مدولاسیون به روش VSB) (شکل ۳-۲۸).

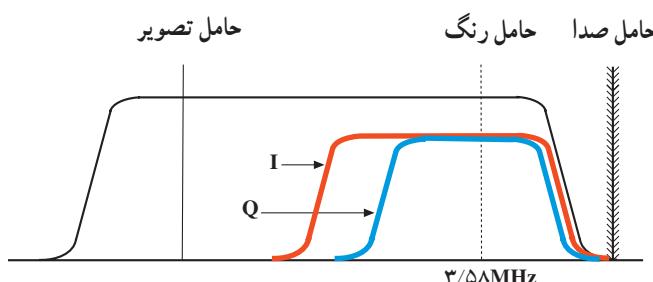


شکل ۳-۲۹

بنابراین باند سیگنال مدوله شده I نسبت به موج حامل فرعی رنگ قرینه نیست؛ یعنی باند کناری پایین $\frac{1}{5} \text{ MHz}$ مگاهرتز و باند کناری بالای $\frac{1}{6} \text{ MHz}$ مگاهرتز است (شکل ۳-۲۹).

۳-۹- بلوک دیاگرام کدکننده رنگ NTSC

در شکل ۳-۲۰ بلوک دیاگرام کدکننده رنگ NTSC
رسم شده است.

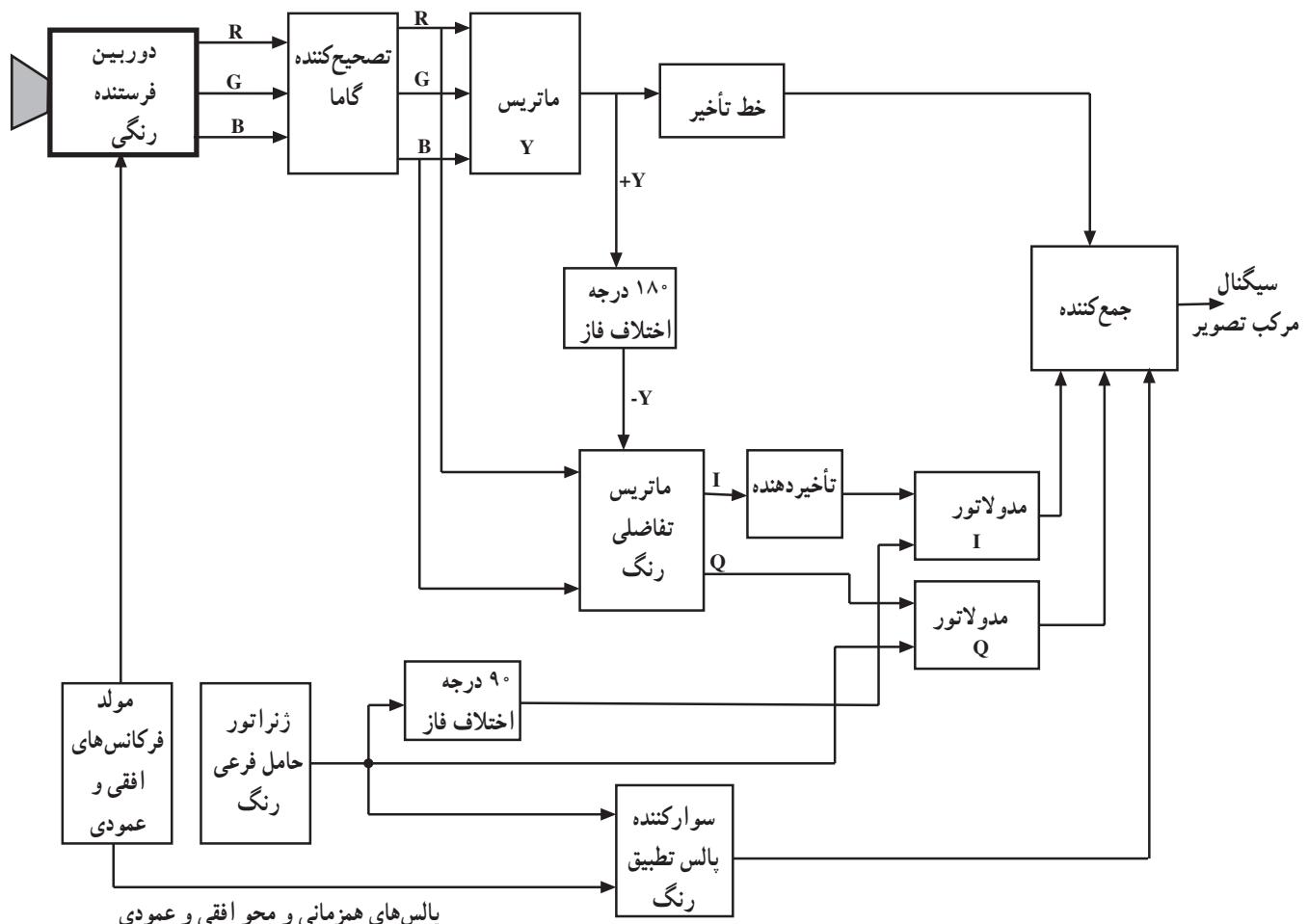


شکل ۳-۰


در مبحث قبلی کار بلوک های دوربین رنگی، تصویح کننده گاما و مدار ماتریس، خط تأخیر و ماتریس تفاضلی شرح داده شده است. در این قسمت به شرح مختصری در مورد سایر بلوک ها می پردازیم.

۳-۹-۱- ماتریس تفاضلی I و Q


سیگنال های رنگ های اولیه R و B و سیگنال روشنایی اختلاف فاز یافته ($-Y$) وارد مدار ماتریس شده و با انتخاب نسبت معینی از R و B و ترکیب آنها با سیگنال ($-Y$)، سیگنال های I و Q ساخته می شوند (شکل ۳-۳۱).

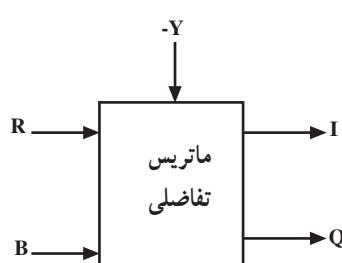

شکل ۳-۳۱

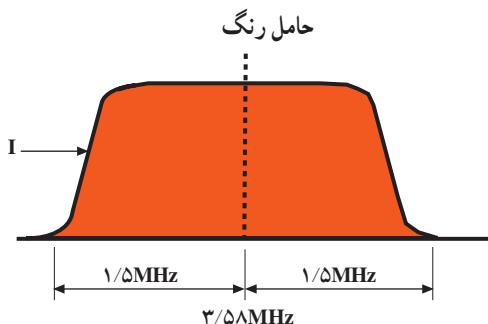

شکل ۳-۳۲

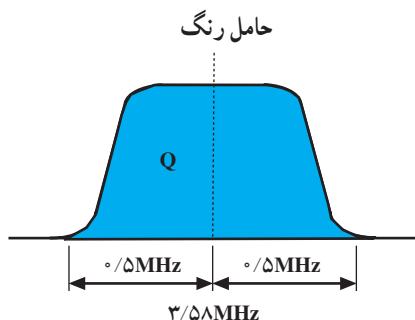


شکل ۳-۳۳



شکل ۳-۳۴

۳-۹-۲ خط تأخیر برای سیگنال I


چون پهنهای باند سیگنال I نسبت به سیگنال Q بیشتر است لذا سیگنال I زودتر به مدولاتور I می‌رسد (شکل‌های ۳-۳۲ و ۳-۳۳).

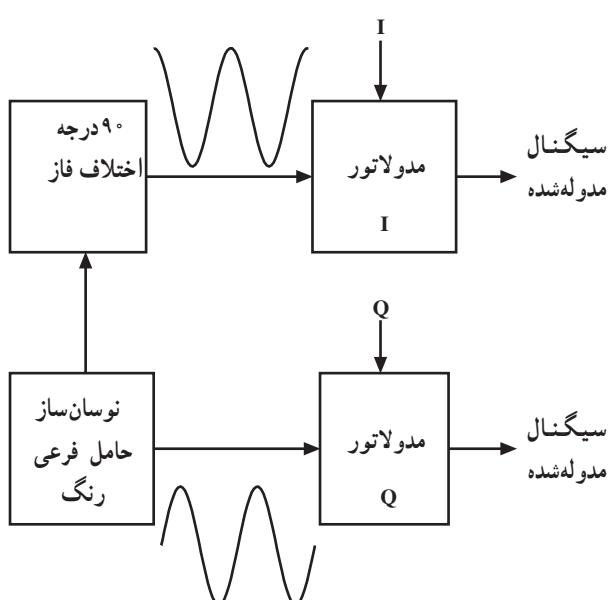

شکل ۳-۳۵


۳-۹-۳ مدولاتورهای I و Q

در این مدار مولدی حامل فرعی را می‌سازد. حامل فرعی را 90° اختلاف فاز می‌دهند دو حامل فرعی را که از نظر مقدار با هم برابر و لی 90° اختلاف فاز دارند به مدولاتورهای I و Q اعمال می‌کنند تا سیگنال‌های I و Q روی آن‌ها به صورت AM مدوله شود. شکل ۳-۳۵ نقشه‌ی بلوکی این بخش را نشان می‌دهد.

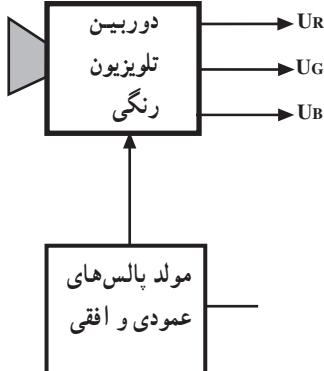


شکل ۳۶

۳-۹-۴ مدار مولد پالس‌ها: در این مدار، مولدی پالس‌های همزمانی افقی و عمودی را می‌سازد. از خروجی مولد پالس‌ها دو انشعاب دریافت می‌شود. یک انشعاب برای همزمانی انحراف اشعه به لامپ دوربین اعمال می‌شود (شکل ۳-۳۶).

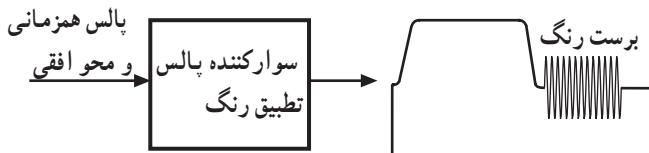

شکل ۳۷


انشعاب دیگر به مدار سوارکننده پالس تطبیق رنگ یا برست می‌رود و نمونه‌هایی از موج حامل رنگ که همان سیگنال برست است روی شانه‌ی عقبی پالس محو سوار می‌شود (شکل ۳-۳۷).

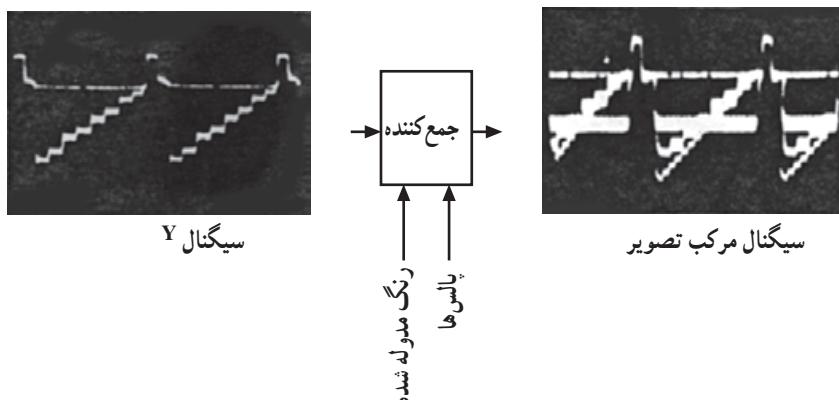


شکل ۳۸


۳-۹-۵ مدار ترکیب‌کننده (جمع‌کننده): سیگنال‌های روشنایی (Y) و علام رنگ مدوله شده و پالس‌های همزمانی و محو افقی و عمودی به مدار ترکیب‌کننده وارد شده و سیگنال مرکب تصویر را می‌سازند (شکل ۳-۳۸).

۳-۱۰ بلوک دیاگرام کلی گیرنده‌ی تلویزیون رنگی NTSC
گیرنده‌پس از دریافت امواج از فضا و جداسازی کanal موردنظر از سایر کanal‌ها اطلاعات تصویر و صوت را از روی حامل جدا و سپس آن را آشکار می‌کند. شکل ۳-۳۹ بلوک دیاگرام کلی گیرنده‌ی رنگی به روش NTSC را نشان می‌دهد.

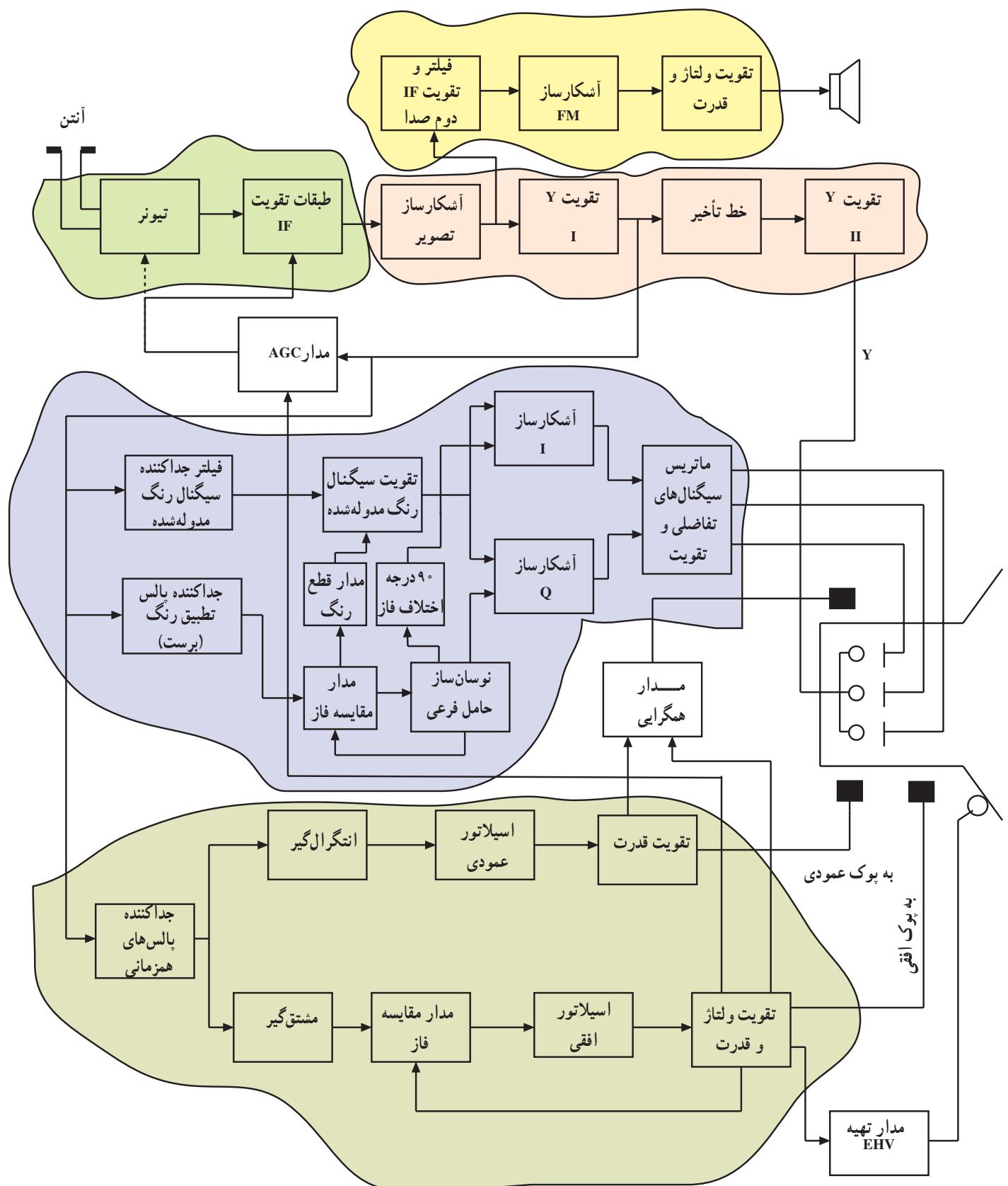


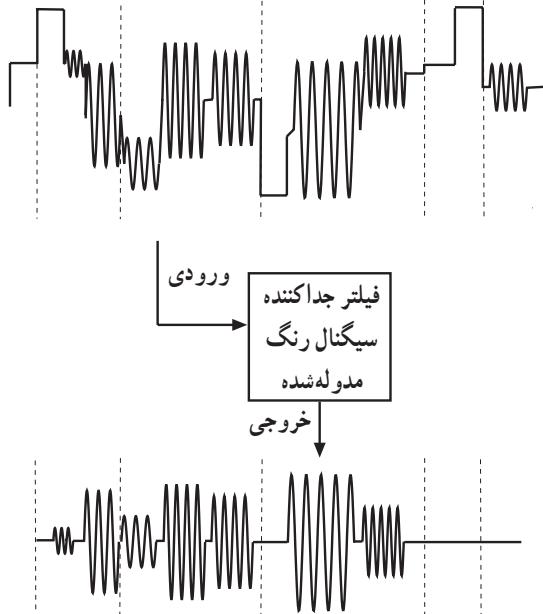


شکل ۳-۴۰

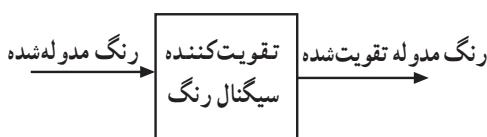


شکل ۳-۴۱

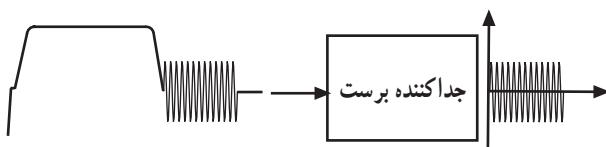

شکل ۳-۴۲

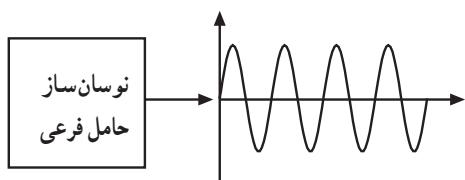

شکل ۳-۴۳

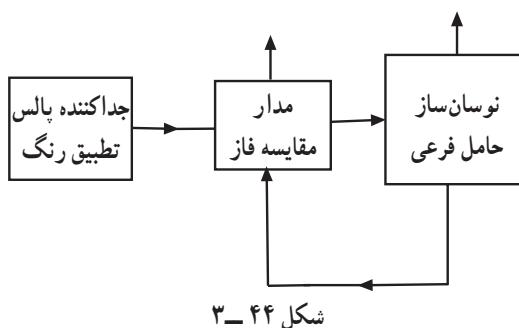

شکل ۳-۴۴

با توجه به مشترک بودن بسیاری از بخش‌های بلوک دیاگرام با بلوک دیاگرام تلویزیون سیاه و سفید فقط به توضیح مختصری در مورد بخش آشکارسازی رنگ می‌پردازیم.

۱-۳-۳- جداکننده سیگنال رنگ مدوله شده:

سیگنال Z آشکار شده به دو انشعاب تقسیم می‌گردد یکی از دو انشعاب وارد مدار جداکننده سیگنال اطلاعات رنگ می‌شود. در این طبقه یک فیلتر مخصوص، اطلاعات رنگینی را از سایر علائم جدا می‌کند (شکل ۳-۴۰).

۱-۳-۲- تقویت‌کننده سیگنال نوع رنگ:

اطلاعات رنگ مدوله شده به تقویت‌کننده کروما یا تقویت‌کننده سیگنال نوع رنگ اعمال می‌شود. خروجی این طبقه سیگنال‌های تفاضلی رنگ تقویت شده است (شکل ۳-۴۱).

۱-۳-۳- جداکننده پالس‌های تطبیق رنگ: انشعاب


دیگری از Z به مدار جداکننده پالس‌های تطبیق رنگ (برست) اعمال می‌شود. این مدار نمونه‌ای از موج حامل فرعی رنگ را از روی شانه‌ی عقبی پالس محو جدا می‌کند (شکل ۳-۴۲).

۱-۳-۴- نوسان‌ساز حامل فرعی رنگ و آشکارساز

فاز: برای آشکارسازی رنگ به موج حامل فرعی رنگ نیاز است. لذا یک مدار نوسان‌ساز، موج حامل فرعی رنگ را در گیرنده می‌سازد (شکل ۳-۴۳).


برای آن که فاز و فرکانس نوسان‌های ایجاد شده در گیرنده با حامل فرعی نوسان از طرف فرستنده هماهنگ باشد. موج تولید شده‌ی توسط نوسان‌ساز و موج حامل فرعی رنگ (برست) در یک مدار مقایسه‌کننده فاز با هم مقایسه می‌شوند (شکل ۳-۴۴).

اگر دو موج با هم فاز و هم فرکانس نباشند ولتاژ خروجی مدار مقایسه‌کننده فاز به مدار نوسان‌ساز اعمال می‌شود و فرکانس و فاز نوسان‌های ایجاد شده تصحیح می‌شود. اگر فاز و فرکانس حامل فرعی ایجاد شده در گیرنده با فرستنده برابر نباشد سیگنال رنگ آشکار نمی‌شود.

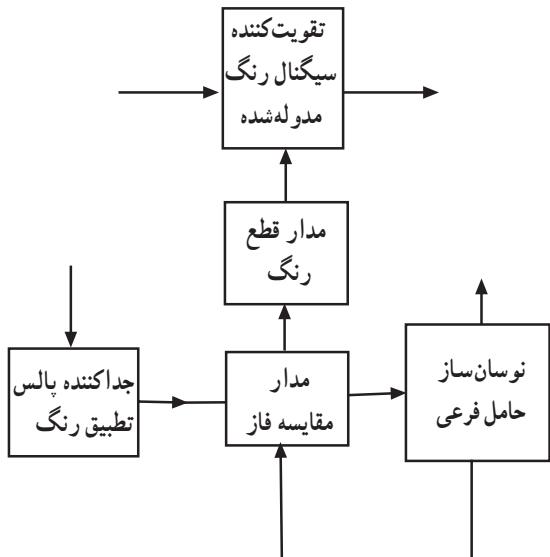


شکل ۳-۴۵

۳-۱۰-۳- مدار قطع رنگ: اگر برنامه رنگی نباشد پالس های تطبیق رنگ (برست) وجود ندارد. همچنین اگر نوسان ساز حامل فرعی رنگ خراب شود باید مدار تقویت کننده سیگنال نوع رنگ از کار بیفتد و تصویر به صورت سیاه و سفید درآید. در این شرایط نقطه های رنگی روی تصویر ایجاد نمی شود. برای این منظور از خروجی مدار مقایسه فاز و لتاژی به مدار قطع رنگ اعمال می شود و مدار قطع رنگ، تقویت کننده سیگنال نوع رنگ را از کار می اندازد (شکل ۳-۴۵).

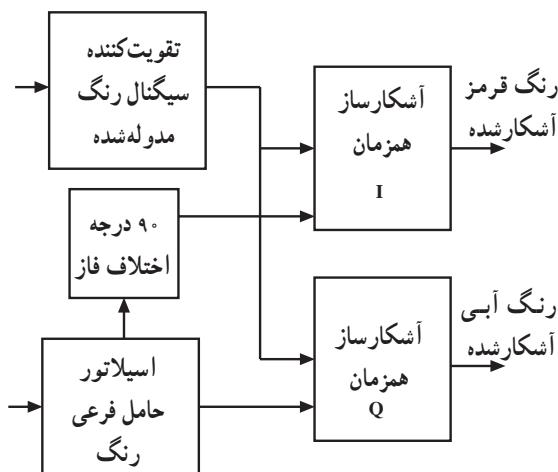

شکل ۳-۴۶

۳-۱۰-۳- آشکارسازهای همزمان I و Q: آشکارسازهای سیگنال رنگ مدوله شده از نوع آشکارساز همزمان می باشند. به این آشکارسازها سیگنال رنگ مدوله شده و موج حامل فرعی رنگ اعمال می شود و سیگنال تفاضلی رنگ آشکار شده به دست می آید. چون موج حامل های فرعی برای I و Q با هم ۹۰° اختلاف فاز دارند لذا در خروجی نوسان ساز حامل فرعی دو انشعاب دریافت می شود. یک شاخه مستقیماً به آشکارساز Q می رود. انشعاب دیگر پس از عبور از مدار اختلاف فازدهنده به اندازه ۹۰° درجه اختلاف فاز پیدا می کند و به آشکارساز I هدایت می شود. شکل ۳-۴۶ نقشه‌ی بلوکی این بخش را نشان می دهد.

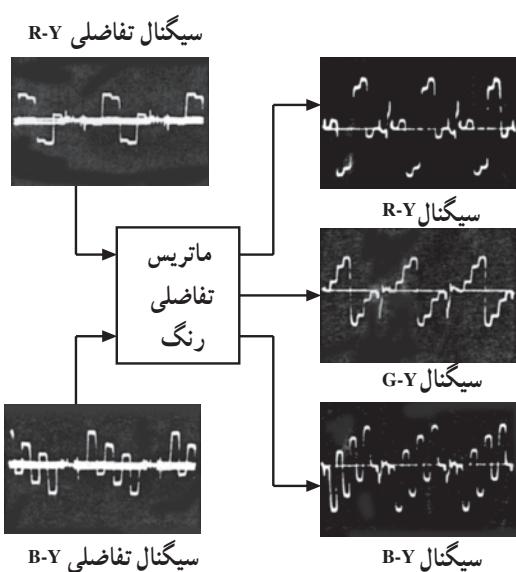

شکل ۳-۴۷

۳-۱۰-۴- ماتریس تفاضلی: سیگنال های آشکار شده R-Y و B-Y وارد مدار ماتریس می شوند و از ترکیب آن ها با نسبت های معین، سیگنال تفاضلی سبز یعنی G-Y به دست می آید. سه سیگنال تفاضلی بعد از تقویت به لامپ تصویر اعمال می شوند (شکل ۳-۴۷).

آزمون پایانی (۳)

- ۱- مدار بلوکی مدولاتور رنگ در سیستم NTSC را رسم کنید
- ۲- چرا در فرستنده حامل فرعی رنگ را حذف می‌کنند؟
- ۳- با استفاده از جدول‌های داده شده، دامنه روشنایی را برای یک نوار رنگی با ۸ رنگ محاسبه کنید.
- ۴- سیگنال ویدئو را برای یک خط از نوار ۸ رنگ رسم کنید.
- ۵- ضرایب مورد استفاده برای کاهش سیگنال‌های تفاضلی Y-R و Y-B چقدر است؟
- ۶- فرکانس حامل رنگ در سیستم NTSC چقدر است؟
- ۷- وظیفه سیگنال سنکرون (برست) در سیستم NTSC چیست؟
- ۸- سیگنال‌های I و Q در سیستم NTSC چیست؟ شرح دهید.
- ۹- پهنه‌ای باند حامل رنگ برای سیگنال‌های I و Q چقدر است؟
- ۱۰- بلوک دیاگرام بخش دکتر رنگ در سیستم NTSC را رسم کنید.
- ۱۱- در سیستم NTSC محورهای I و Q نسبت به هم درجه اختلاف فاز دارند.
- الف) ۳۳° ب) ۹۰° ج) ۱۰۳° د) ۱۸۰°
- ۱۲- فاصله‌ی بین حامل رنگ و حامل تصویر در سیستم NTSC آمریکایی چند مگاهرتز است؟
- الف) ۵/۵ ب) ۷/۴۳ ج) ۴/۵۸ د) ۵/۵
- ۱۳- نوع مدولاسیون رنگ در سیستم NTSC چیست؟
- الف) DSB-SC ب) VSB ج) SSB د) DSB
- ۱۴- در سیستم NTSC امواج ارسالی از فرستنده در طی مسیر ممکن است تغییر کند.
- ۱۵- محل قرار گرفتن سیگنال برست بر روی شانه پالس می‌باشد.

آشنایی با سیستم تلویزیون رنگی به رو ش PAL

هدف کلی

بررسی بلوك دیاگرام کدکننده‌ی رنگ در فرستنده و بلوك دیاگرام گیرنده‌ی تلویزیون رنگی به رو ش پال

هدف‌های رفتاری: فراگیر پس از پایان این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- ایده‌ی اصلی به رو ش پال را شرح دهد.
- ۲- نحوه‌ی تشکیل مجموع و تفاضل سیگنال نوع رنگ در رو ش پال را تشریح کند.
- ۳- حذف اثر اشتباه فاز را شرح دهد.
- ۴- فرکانس حامل رنگ پال را محاسبه کند.
- ۵- سیگنال سنکرون رنگ را شرح دهد.
- ۶- علت ذخیره‌ی سیگنال نوع رنگ پال را توضیح دهد.
- ۷- بلوك دیاگرام کدکننده‌ی رنگ پال را رسم کند و به طور مختصر شرح دهد.
- ۸- حدود طیف سیگنال‌های پال را بیان و نمودار آن را ترسیم کند.
- ۹- بلوك دیاگرام کلی گیرنده تلویزیون رنگی پال را رسم کند و به طور مختصر شرح دهد.

میزان ساعات آموزش

| نظری | عملی | جمع |
|------|------|-----|
| ۶ | - | ۶ |


پیش آزمون (۱۴)

- ۱- در سیستم پال رنگ روی حامل فرعی به صورت مدوله می شود.
- ۲- برخورد امواج فرستنده با موضع بلند و انعکاس آن روی گیرنده می تواند عامل تغییر سیگنال نوع رنگ گردد.
- ۳- در سیستم پال حامل فرعی رنگ قرمز از سطحی به سطحی دیگر چند درجه اختلاف فاز می یابد؟
- الف) 45° ب) 90° ج) 180° د) 270°
- ۴- وظیفه کلید پال در فرستنده را شرح دهید.
- ۵- وظیفه کلید پال در گیرنده را شرح دهید.


۴- آشنایی با سیستم تلویزیون رنگی به روی PAL

۱-۴- ایده اصلی روش پال


در روش NTSC تمایل رنگ توسط زاویه‌ی فاز و درجه‌ی اشباع رنگ توسط طول بُردار سیگنال نوع رنگ مشخص می‌شود (شکل ۴-۱).

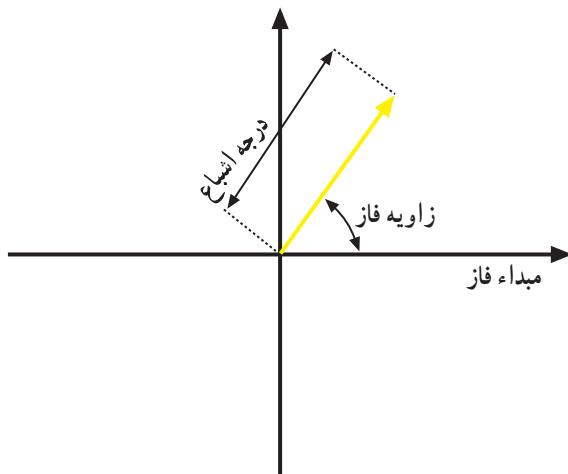

شکل ۴-۱

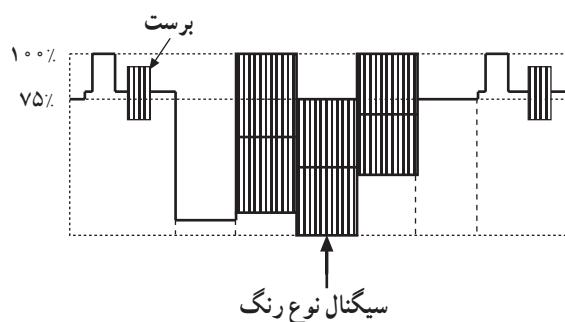

شکل ۴-۲

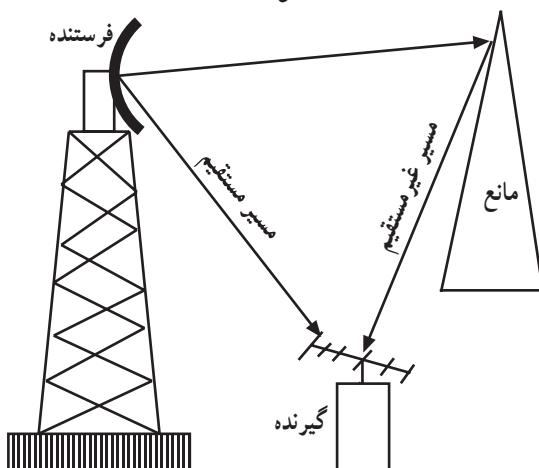

شکل ۴-۳

در گیرنده زاویه‌ی فاز توسط سیگنال برست معین می‌شود. سیگنال برست روی شانه‌ی عقبی محو که یک دامنه‌ی ثابت است سوار شده و انتقال داده می‌شود درحالی که سیگنال نوع رنگ روی سیگنالی که دائماً درحال تغییر است انتقال می‌باید (شکل ۴-۲). لذا اختلاف فاز سیگنال نوع رنگ نسبت به برست می‌تواند در بین راه از کدکننده‌ی رنگ در فرستنده تا دیکدکننده رنگ در گیرنده تغییر کند.

عامل دیگر تغییر زاویه فاز برخورد امواج فرستنده با موانع بلند و انکلاس آن روی گیرنده می‌باشد (شکل ۴-۳).

هر نوع تغییر فاز باعث عوض شدن تمایل رنگ در گیرنده می‌شود. هر نوع انحراف فاز از مقدار داده شده اشتباه فاز نام دارد. خاصیت مهم روش پال جلوگیری از تغییر تمایل رنگ در اثر اشتیاه فاز می‌باشد.

۱- PAL = phase Alteration Line

۴-۲- سیگنال‌های تفاضلی رنگ U و V

در سیستم پال سیگنال‌های تفاضلی رنگ را به جای I و Q با U و V نشان می‌دهند و معادله آن‌ها را می‌توان به صورت زیر نمایش داد.


$$V = \frac{1}{877}(R - Y)$$

$$U = \frac{1}{493}(B - Y)$$

سیگنال‌های U و V برای هر سطر به طور همزمان ارسال می‌شوند.



شکل ۴-۴

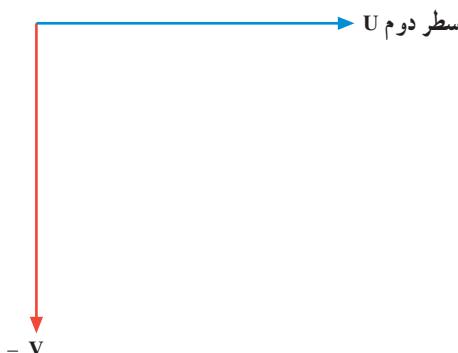


شکل ۴-۵

۴-۳- نحوه مدولاسیون سیگنال‌های تفاضلی رنگ


در سیستم پال

نوع مدولاسیون در سیستم پال به صورت AM عمود بر هم (کوآدراتر) است فقط حامل فرعی رنگ V از سطrix به سطر دیگر 180° اختلاف فاز پیدا می‌کند (شکل‌های ۴-۴ و ۴-۵).

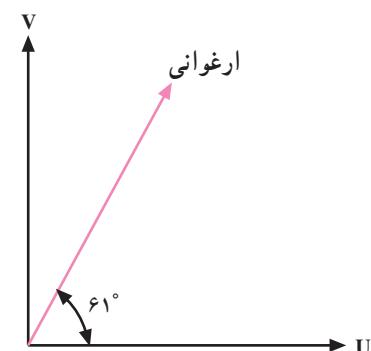


شکل ۴-۶

۴-۳-۱- اصلاح اشتباہ فاز: فرض کنیم در یک لحظه رنگ ارغوانی از فرستنده ارسال شود. می‌دانیم زاویه‌ی فاز رنگ ارغوانی 61° درجه است (شکل ۴-۶). اگر به هر دلیلی مثلاً 15° درجه در فاز رنگ اشتباہ ایجاد شود و فاز رنگ 15° جلو بیفتند رنگ ارغوانی به قرمز متمایل می‌شود (شکل ۴-۷).

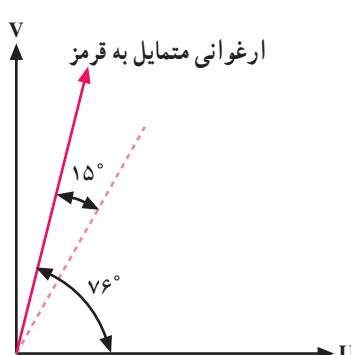


شکل ۴-۷

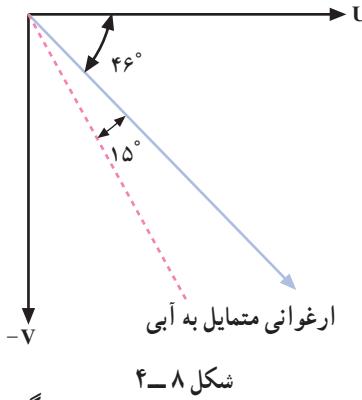

شکل ۴-۸

اگر به هر دلیلی برای یک سطر اشتباه فاز رخ دهد برای سطر بعدی نیز $15 +$ درجه اختلاف فاز وجود خواهد داشت (شکل ۴-۸) اثر اختلاف فاز را در سطر بعدی نشان می‌دهد. مشاهده می‌شود رنگ ارغوانی متمایل به رنگ آبی می‌شود. لذا در یک سطر رنگ ارغوانی متمایل به قرمز و در سطر دیگر رنگ ارغوانی متمایل به آبی به وجود می‌آید. برآیند رنگ در دو سطر متواتی همان رنگ اصلی خواهد بود که اثر اشتباه فاز در آن برطرف شده است.

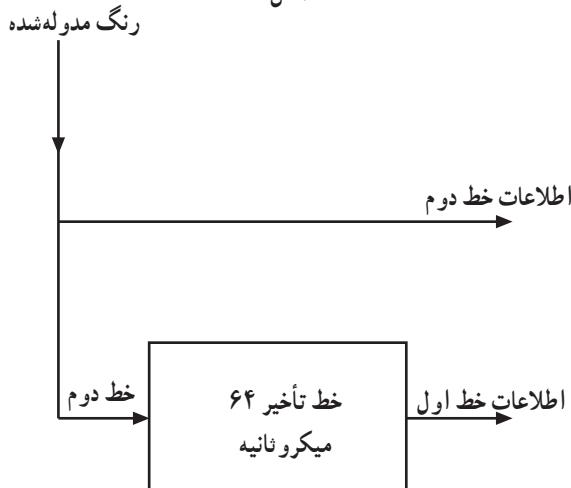

شکل ۴-۹

۴-۴- تشکیل مجموع و تفاضل سیگنال نوع رنگ دو سطر پی در پی در روش PAL


در سیستم پال برای آشکارسازی سیگنال تفاضلی رنگ از یک مدار تأخیردهنده استفاده می‌کنند و علائم مدوله شده R-Y خط اول را $64 \mu s$ میکرو ثانیه نگه می‌دارند تا با علائم مدوله شده R-Y خط دوم که قرینه آن است هم زمان شود سپس دو سیگنال را با هم جمع برداری می‌کنند (شکل ۴-۹).

برای آن که بی بیریم خروجی جمع کننده‌ها در شکل ۴-۱۰ چه سیگنال‌هایی دارند از جمع و تفاضل بردارها استفاده می‌کنیم.


۴-۵- حذف اثر اشتباه فاز
به کمک بردار و جمع برداری می‌توان نشان داد چگونه اثر اشتباه فاز در سیستم پال حذف می‌شود. برای مطالعه به ضمیمه‌ی شماره ۲ مراجعه نمایید.

۴-۶- فرکانس حامل رنگ پال
با آزمایش‌های متعدد بی بردن برای این که برنامه فرستنده رنگی پال که توسط تلویزیون سیاه و سفید دریافت می‌شود با حداقل پارازیت همراه باشد باید حامل فرعی در سیستم پال اندکی با حامل فرعی در سیستم NTSC تفاوت داشته باشد. شکل ۴-۱۱ نقشه‌ی بلوکی مولد حامل فرعی را نشان می‌دهد.


شکل ۴-۱۰

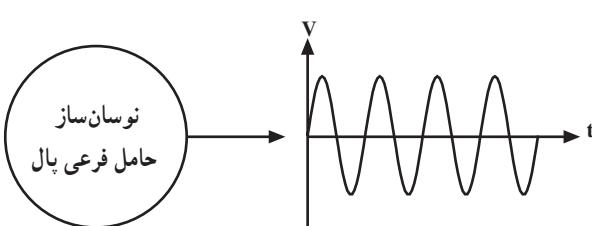


شکل ۴-۱۱

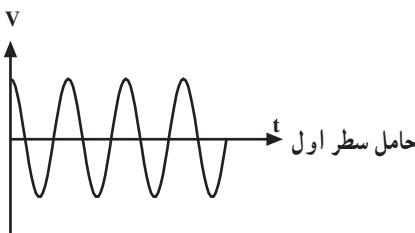


شکل ۴-۱۲

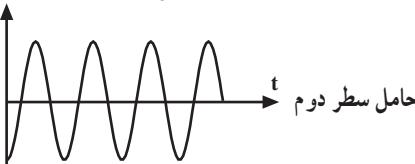


شکل ۴-۱۳

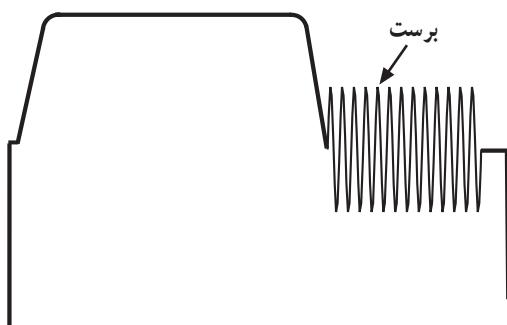

شکل ۴-۱۴

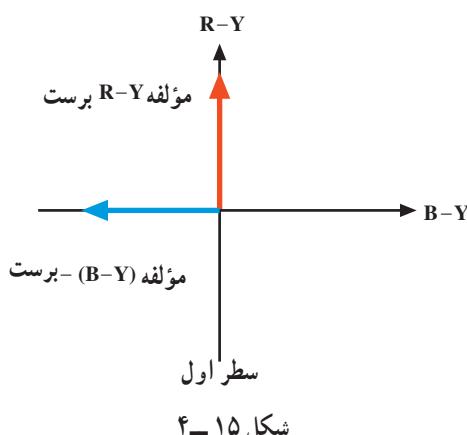

شکل ۴-۱۵

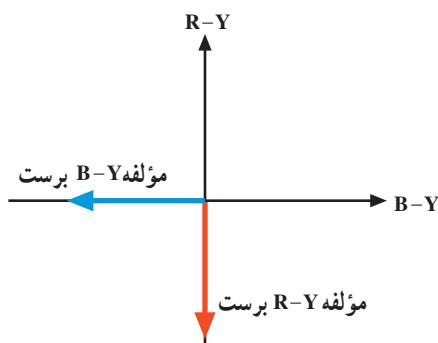

شکل ۴-۱۶

چون مؤلفه‌ی رنگ قرمز سطر به سطر 180° اختلاف فاز پیدا می‌کند (شکل‌های ۴-۱۲ و ۴-۱۳) سبب می‌شود در طیف سیگنال رنگ مدوله شده فرکانس‌هایی ظاهر شود که روی خطوط طیف سیگنال روشناهی قرار گرفته و اثر نامطلوب ایجاد می‌کند. لذا حامل فرعی در پال را برابر با $Fsc = ۴/۴۳$ مگاهرتز درنظر می‌گیرند.

۷-۴-۷ سیگنال سنکرون پال (برست)

در سیستم پال، سیگنال سنکرون رنگ (برست) دو وظیفه زیر را به عهده دارد:

(الف) در گیرنده حامل فرعی رنگ، فاز و فرکانس خود را تصحیح می‌کند تا با حامل فرعی فرستنده سنکرون شود.


(ب) سیگنال برست تغییر جهت فاز مؤلفه (R-Y) را در گیرنده با فرستنده سنکرون می‌کند. شکل ۴-۱۴ محل سیگنال برست را روی شانه‌ی عقبی پالس محو نشان می‌دهد. مشابه حامل فرعی رنگ سیگنال سنکرون رنگ (برست)

در سیستم پال نیز به دو مؤلفه تقسیم می‌شود: یکی از مؤلفه‌های برست که جهت آن عکس جهت مثبت


(B-Y) است مؤلفه آبی برست و دیگری که با مؤلفه آبی 90° اختلاف فاز دارد مؤلفه قرمز برست است (شکل ۴-۱۵).

برای رنگ قرمز نیز سیگنال برست از یک سطر به سطر دیگر 180° اختلاف فاز پیدا می‌کند (شکل ۴-۱۶).


سیگنال نوع رنگ

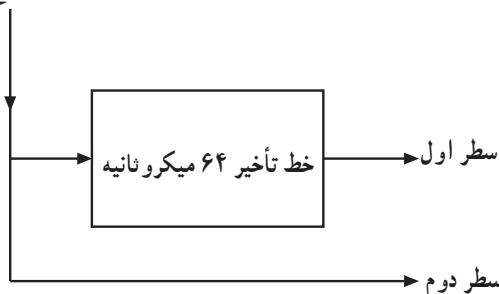


شکل ۴-۱۷

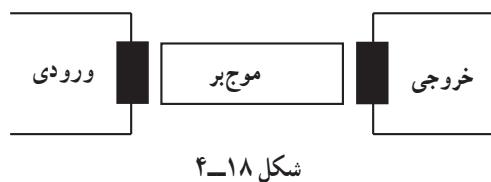


شکل ۴-۱۸

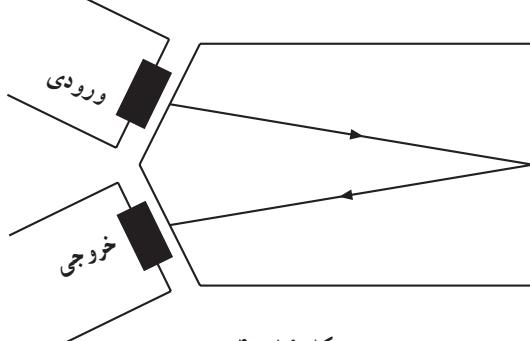

شکل ۴-۱۹

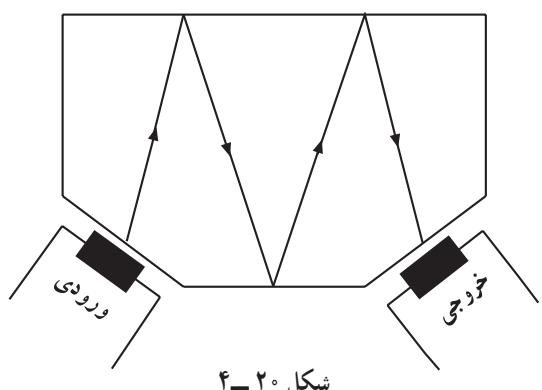

شکل ۴-۲۰

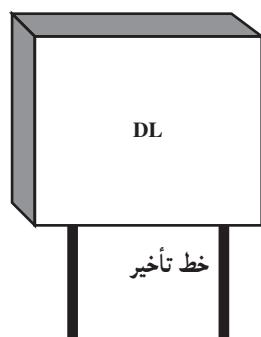

شکل ۴-۲۱

۱- DL = Delay line خط تأخير

۴-۸- ذخیره‌ی سیگنال نوع رنگ پال

همان‌طوری که توضیح داده شد سیگنال نوع رنگ هر سطر به اندازه ۶۴ میکروثانیه باید تأخیر بیدا کند تا با سیگنال نوع رنگ سطر بعدی همزمان شود (شکل ۴-۱۷).

۴-۸-۱- خط تأخیر^۱ (DL): سرعت امواج الکترومغناطیس

در بعضی اجسام به مراتب از مقدار سرعت امواج در فضای آزاد کمتر است. برای ایجاد تأخیر ۶۴ میکروثانیه، از خط تأخیر اولتراسونیک یا ماوراء صوت استفاده می‌شود. خط تأخیر اولتراسونیک مطابق شکل ۴-۱۸ از سه بخش شامل مبدل ورودی، موج بر و مبدل خروجی تشکیل می‌شود.


مبدل‌های ورودی و خروجی معمولاً از کریستال پیزوکتریک هستند. سیگنال الکتریکی در محل ورود توسط مبدل ورودی به امواج ماوراء صوت تبدیل می‌شود و نیز طی حرکت در مسیر موج بر در اثر شکست‌های متواالی، امواج ماوراء صوت تأخیر یافته و سرانجام در خروجی، توسط مبدل خروجی به سیگنال الکتریکی تبدیل می‌شود (شکل‌های ۴-۱۹ و ۴-۲۰) خط تأخیر V شکل و M و شکل ظاهری خط تأخیر ۴-۲۱ را نشان می‌دهد.

۴-۹- بلوک دیاگرام کدکننده رنگ پال


نقشه‌ی بلوکی فرستنده پال (کدکننده رنگ پال) را در شکل ۴-۲۲ مشاهده می‌کنید. این نقشه‌ی بلوکی تفاوت چندانی با کدکننده رنگ در سیستم NTSC ندارد.

بخشی از نقشه‌ی بلوکی کاملاً شبیه سیستم NTSC است.

در این قسمت به تشریح سایر بخش‌های بلوک دیاگرام که با سیستم NTSC متفاوت است می‌پردازیم.

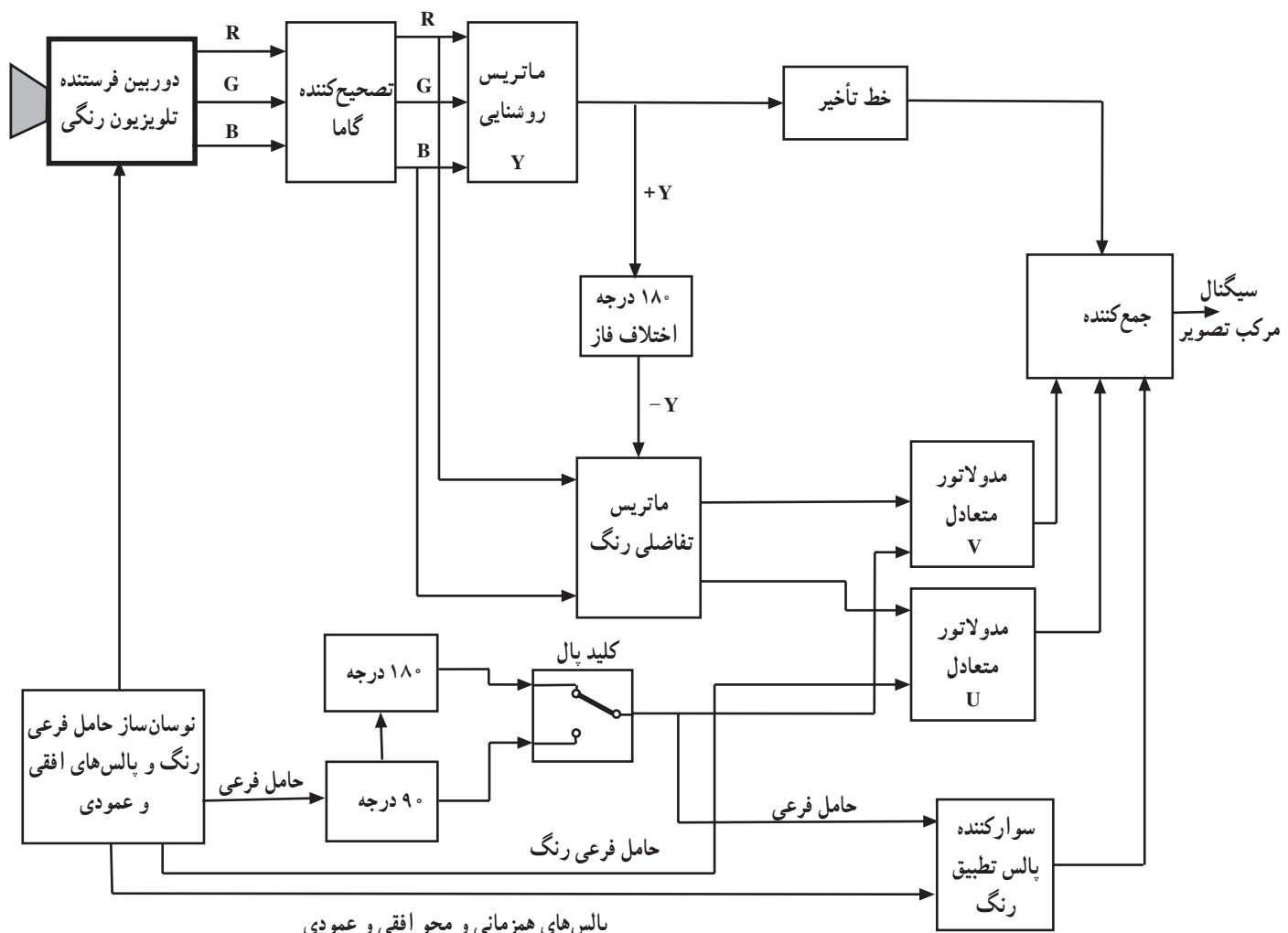


شکل ۴-۲۲

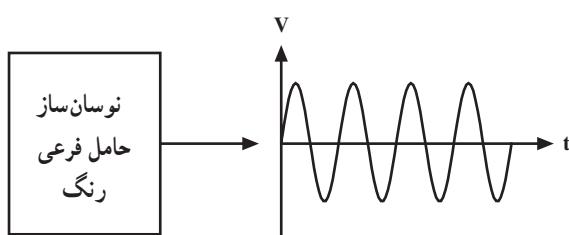


شکل ۴-۲۳

۴-۹-۱- نوسان‌ساز حامل فرعی رنگ: این


نوسان‌ساز، حامل فرعی رنگ را با فرکانس ۴/۴۳ مگاهرتز می‌سازد (شکل ۴-۲۳).

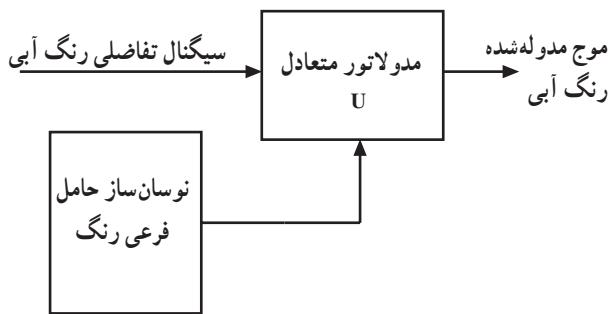


شکل ۴-۲۴

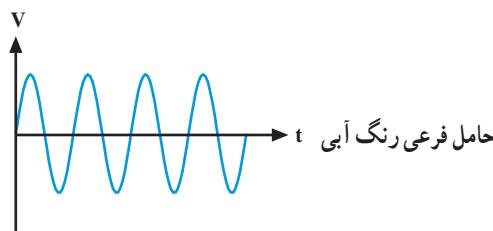


شکل ۴-۲۵

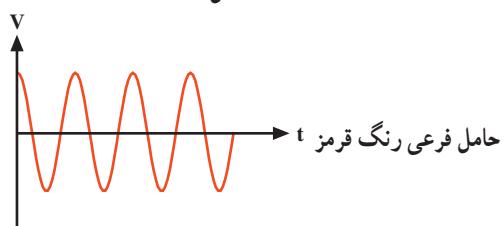

شکل ۴-۲۶

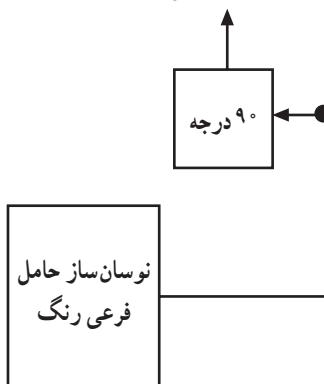

شکل ۴-۲۷

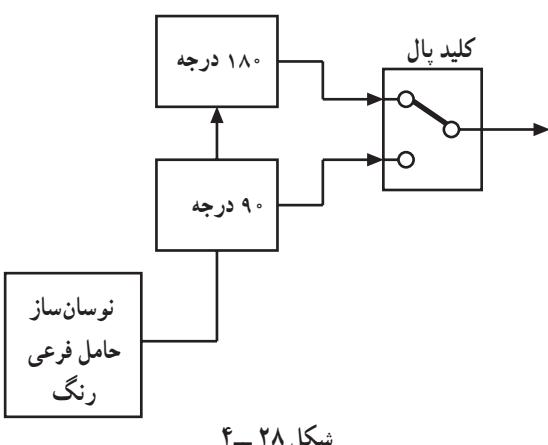

شکل ۴-۲۸

۴-۹-۲ - مدولاتور متعادل U: نوسان ایجاد شده


توسط نوسان‌ساز به دو انشعاب تقسیم می‌شود. یک انشعاب مستقیماً به مدولاتور متعادل U اعمال می‌شود تا سیگنال تفاضلی رنگ آبی را روی آن به صورت AM مدوله کند (شکل ۴-۲۴).

۴-۹-۳ - مدولاتور متعادل V: چون حامل فرعی

رنگ قرمز با رنگ آبی 90° درجه اختلاف فاز دارد (شکل‌های ۴-۲۵ و ۴-۲۶) انشعاب دیگری از خروجی اسیلاتور حامل فرعی به مداری می‌رود تا 90° درجه اختلاف فاز پیدا کند. شکل ۴-۲۷ نقشه‌ی بلوکی این بخش را نشان می‌دهد.


۴-۹-۴ - کلید پال: حامل فرعی رنگ قرمز در یک

سطر به طور مستقیم و در سطر بعدی 180° اختلاف فاز پیدا می‌کند. یعنی حامل فرعی که به مدولاتور V می‌رود در یک سطر 90° درجه و در سطر بعدی باید $90 + 180 = 270^\circ$ درجه نسبت به حامل فرعی مدولاتور U اختلاف فاز داشته باشد. برای این منظور با استفاده از کلید پال در فرستنده این اختلاف فاز را ایجاد می‌کنند. برای این که کلید درست عمل کند از مولد فرکانس‌های افقی پالس‌هایی با نصف فرکانس سطر به کلید اعمال می‌شود. شکل ۴-۲۸ نقشه‌ی بلوکی این بخش را نشان می‌دهد.

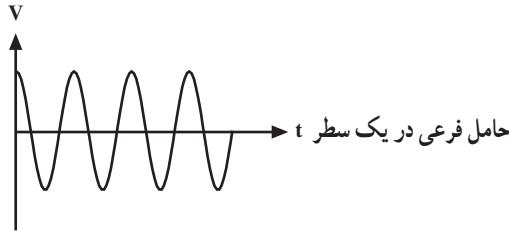


شکل های ۴-۲۹ و ۴-۳۰ حامل فرعی رنگ قرمز را که یک سطر با سطر قبل 180° اختلاف فاز دارد نشان می دهد.

شکل ۴-۲۹

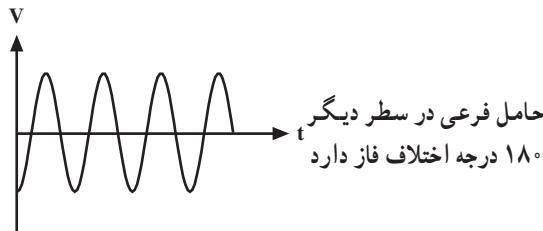


شکل ۴-۳۰

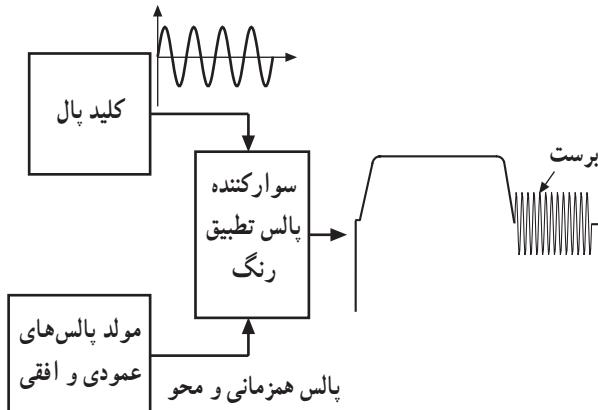

شکل ۴-۳۱

۴-۵ سوارکننده پالس های تطبیق رنگ: چون

سیگنال شناسایی رنگ قرمز نیز سطر به سطر 180° اختلاف فاز پیدا می کند اشعابی از خروجی کلید پال به مداری می رود تا حامل فرعی رنگ را به طور صحیح و با درنظر گرفتن اختلاف فاز روی شانه های عقبی پالس محو سوار کند. شکل ۴-۳۱ نقشه های بلوکی این بخش را نشان می دهد.

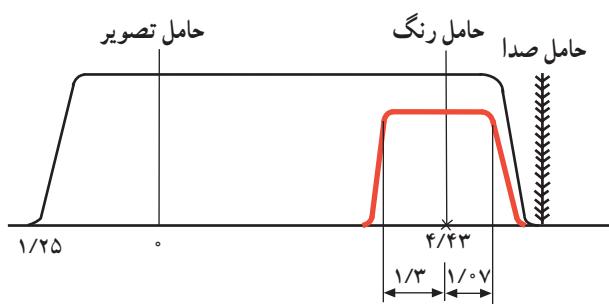

شکل ۴-۳۲

۴-۶ حدود طیف سیگنال های پال

در روش پال از مدولاسیون کوادراتور استفاده می کنند و دامنه رنگ ها با نسبت های زیر کاهش می یابد.

$$V = 0 / 88(R - Y)$$


$$U = 0 / 49(B - Y)$$

طیف سیگنال رنگ مدوله شده U و V در این سیستم با هم مساوی و مقدار آن برای کناره بالایی $1/07$ مگاهرتز و برای کناره پایینی $1/3$ مگاهرتز است. شکل ۴-۳۲ نمودار طیف روشنایی و رنگ را در این سیستم نشان می دهد.



بسیاری از قسمت‌های این نقشه با تلویزیون سیاه و سفید مشترک است و به همین جهت فقط به تشریح مختصر در مورد طبقات پیاده‌کننده اطلاعات رنگ (دکدر رنگ) می‌پردازیم.

۱۱-۴- بلوک دیاگرام کلی گیرنده تلویزیون رنگی پال

شکل ۱۱-۳۳ نقشه بلوکی گیرنده پال را نشان می‌دهد.

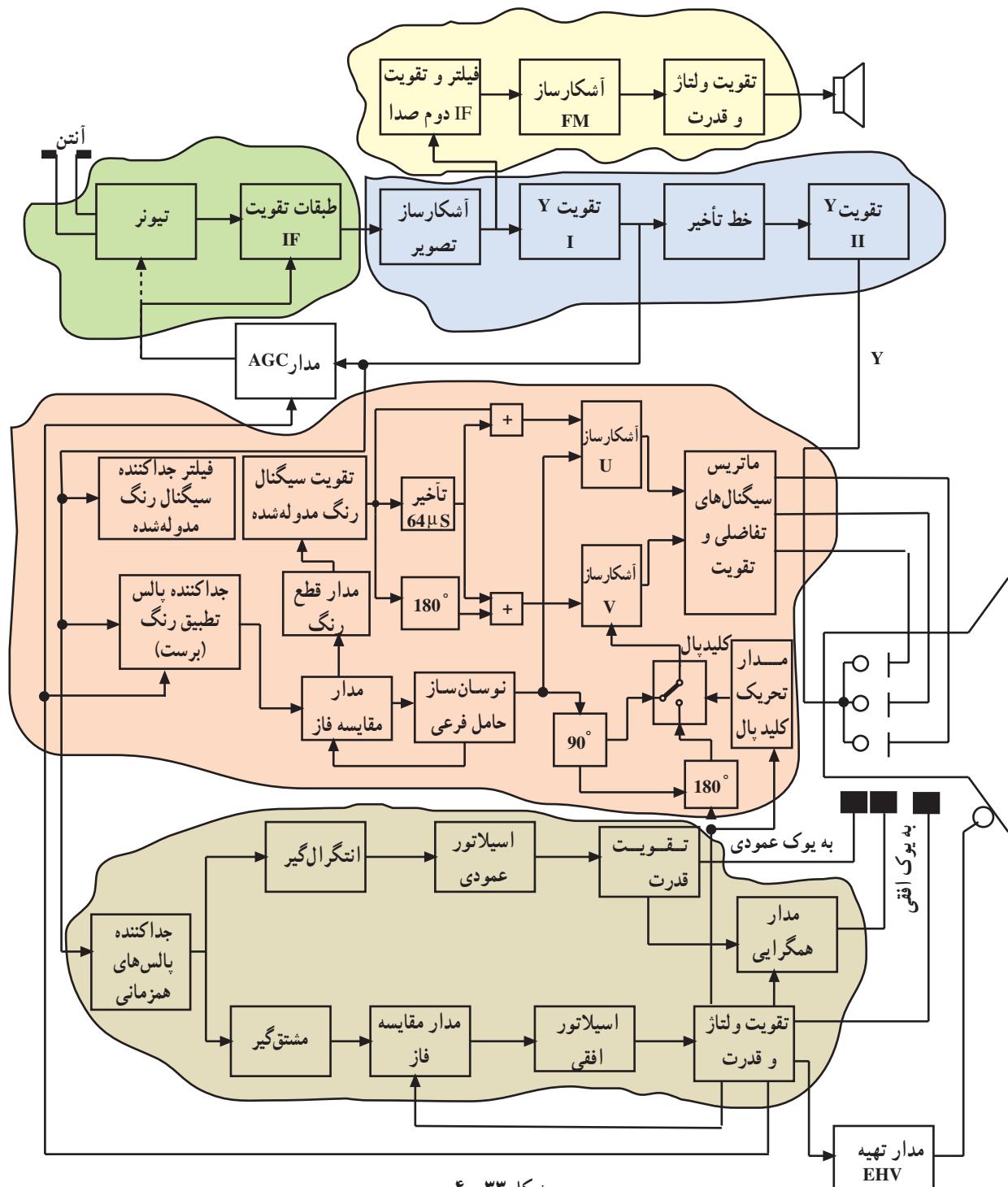


شکل ۱۱-۳۳

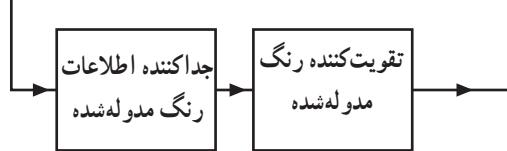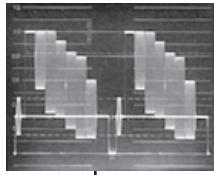

شکل ۴-۳۴

۱۱-۴- جداکننده اطلاعات رنگ و تقویت آن:


فیلتری میان گذر، اطلاعات رنگ مدوله شده را از بقیه علائم سیگنال مرکب جدا می کند. رنگ مدوله شده در طبقه ای تقویت کننده تقویت می شود. شکل ۴-۳۴ این بخش از نقشه بلوکی را نشان می دهد.

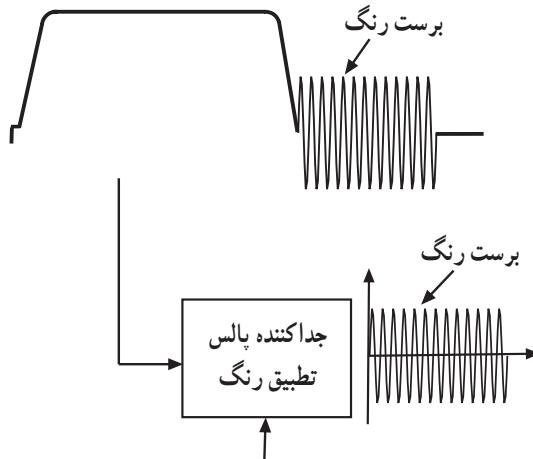

شکل ۴-۳۵

۱۱-۴- جداکننده سیگنال برست: اشعابی از


سیگنال مرکب تصویر جهت جدا کردن نمونه های موج حامل فرعی رنگ (برست) که روی شانه عقبی پالس محو سوار است وارد مدار جداکننده پالس تطبیق رنگ (برست) می شود. شکل ۴-۳۵ نقشه بلوکی این بخش را نشان می دهد. جداسازی سیگنال شناسایی رنگ در زمان محو افقی انجام می گیرد.

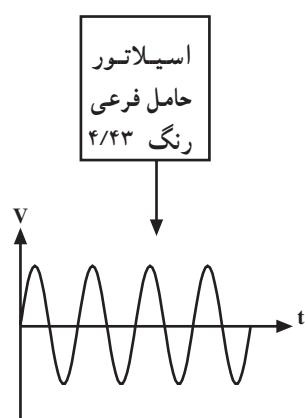

شکل ۴-۳۶

۱۱-۴- اسیلاتور موج حامل فرعی رنگ و


تنظیم فاز و فرکانس اسیلاتور: اسیلاتوری موج حامل فرعی رنگ را در گیرنده می سازد (شکل ۴-۳۶).

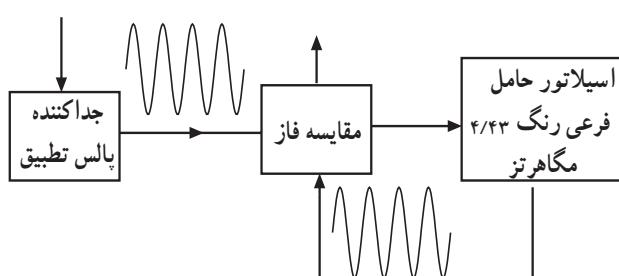

شکل ۴-۳۷


برای این که فاز و فرکانس اسیلاتور در گیرنده با فرستنده

برابر باشد، مدار مقایسه کننده فاز (آشکارساز فاز) نوسان های اسیلاتور گیرنده را با سیگنال برست مقایسه می کند. در صورت برابر نبودن فاز و فرکانس اسیلاتور گیرنده با حامل فرعی ارسالی از فرستنده، مدار مقایسه کننده فاز با تغییر ولتاژ خروجی خود فرکانس و فاز نوسان را در گیرنده تغییر می دهد تا سرانجام آن را تنظیم کند. شکل ۴-۳۷ نقشه بلوکی این بخش را نشان می دهد.

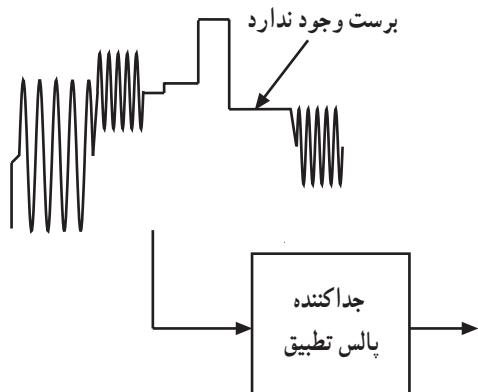


شکل ۴-۳۸

۴-۱۱-۴- مدار قطع رنگ: اگر برنامه‌ی فرستنده رنگی نباشد در این صورت پالس تطبیق رنگ (برست) وجود ندارد (شکل ۴-۳۸).

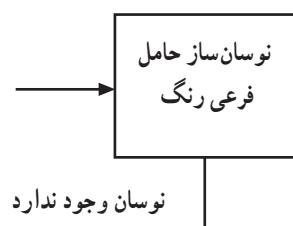


شکل ۴-۳۹

اگر نوسان‌ساز حامل فرعی رنگ به هر دلیلی در گیرنده کار نکند در این صورت نیز نوسان‌های حامل فرعی رنگ وجود نخواهد داشت (شکل ۴-۳۹).

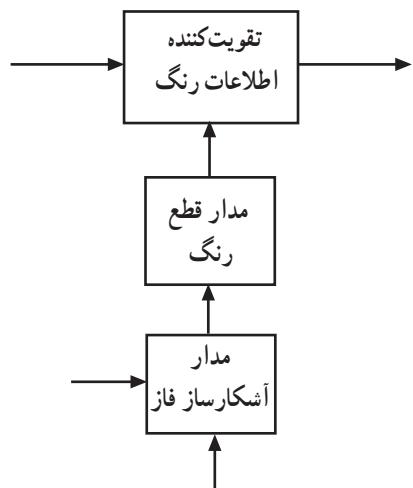






شکل ۴-۴۰

در این شرایط مدار آشکارساز فاز مدار قطع رنگ را تحریک می‌کند و سبب می‌شود تا تقویت کننده اطلاعات رنگ از کار بیفتد. شکل ۴-۴۰ نقشه بلوکی این بخش را نشان می‌دهد.

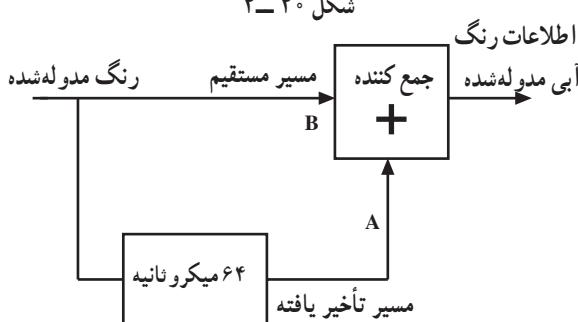

شکل ۴-۴۱

۴-۱۱-۵- آشکارسازی رنگ آبی: سیگنال رنگ مدوله شده از خروجی تقویت کننده از یک سو به طور مستقیم وارد مدار جمع کننده می‌شود و از سوی دیگر بعد از عبور از مدار تأخیردهنده به مدت ۶۴ میکرو ثانیه تأخیر یافته و وارد مدار جمع کننده می‌شود. شکل ۴-۴۱ نقشه بلوکی این بخش را نشان می‌دهد. هنگامی که در نقطه A اطلاعات خط اول وجود دارد در نقطه B اطلاعات خط دوم به طور همزمان ظاهر می‌شود. به این ترتیب در ورودی مدار جمع کننده اطلاعات رنگ دو خط اول و دوم همزمان شده و با هم جمع می‌شوند.

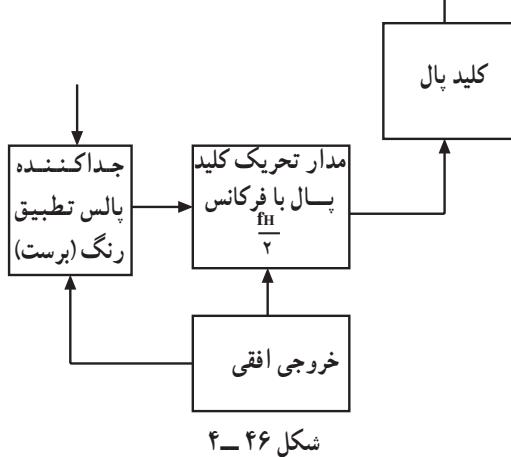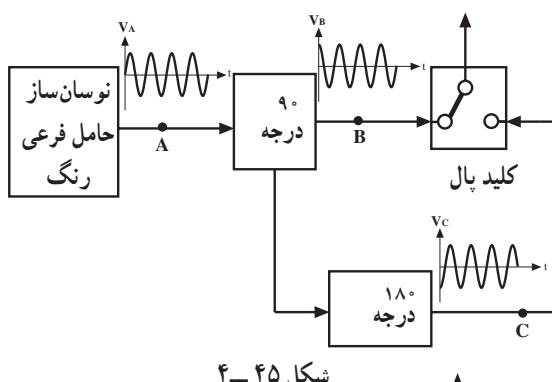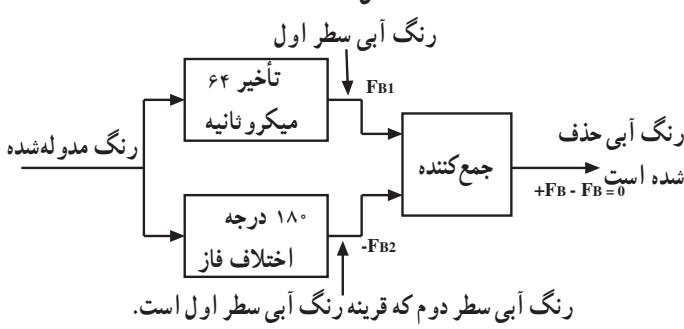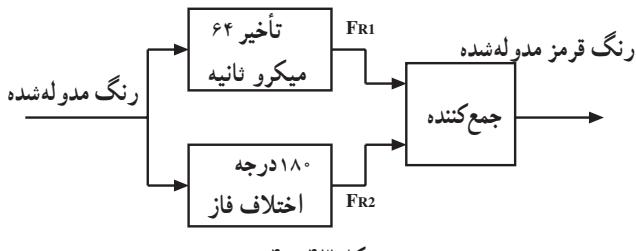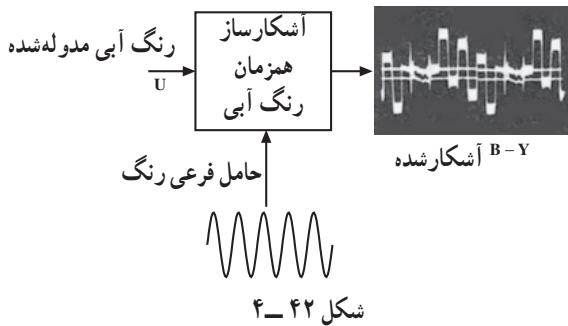

چون اطلاعات رنگ قرمز مدوله شده خط اول و دوم با هم قرینه هستند لذا اطلاعات رنگ قرمز حذف شده و فقط اطلاعات رنگ آبی مدوله شده در خروجی جمع کننده به وجود می آید. به آشکار ساز همزمان آبی، حامل فرعی آبی و سیگنال رنگ مدوله شده تفاضلی یعنی U اعمال شده و رنگ آبی آشکار می شود (شکل ۴-۴۲).

۴-۱۱-۶ آشکار سازی رنگ قرمز: چون اطلاعات

رنگ قرمز در یک سطر با سطر بعدی ۱۸° درجه اختلاف فاز دارد اگر رنگ مدوله شده یک خط را از مداری عبور داده و به آن ۱۸° درجه اختلاف فاز بدهیم و سپس رنگ مدوله شده دو سطر متوالی را با هم همزمان کنیم رنگ قرمز مدوله شده دو سطر با هم هم فاز شده در مدار جمع کننده با هم جمع می شوند (شکل ۴-۴۳). در این حالت اطلاعات رنگ آبی دو خط متوالی با هم قرینه شده و در مدار جمع کننده یکدیگر را حذف می کنند. به این ترتیب در خروجی جمع کننده فقط اطلاعات رنگ قرمز مدوله شده وجود دارد. شکل ۴-۴۴ نقشه‌ی بلوکی این بخش را نشان می دهد. توضیح بیشتر در مورد آشکار سازی رنگ‌ها در ضمیمه‌ی شماره ۲ آورده شده است.

۴-۱۱-۷ وظیفه کلید پال در گیرنده: چون حامل

فرعی رنگ قرمز با حامل فرعی رنگ آبی در یک سطر ۹° درجه اختلاف فاز و در سطر بعدی ۱۸° + ۹° = ۲۷° درجه اختلاف فاز دارند. در گیرنده نیز باید حامل فرعی رنگ قرمز با حامل رنگ آبی در یک سطر ۹° و در سطر دیگر ۲۷° درجه اختلاف فاز داشته باشد برای این منظور اشعابی از خروجی نوسان ساز حامل فرعی در گیرنده به مدار ۹° درجه اختلاف فاز اعمال می شود. سپس کلید پال در گیرنده به این حامل فرعی سطر به سطر ۱۸° اختلاف فاز می دهد (شکل ۴-۴۵).

برای این که کلید پال درست عمل کند باید به درستی تحریک شود. برای این منظور مدار تحریک کلید پال توسط پالس‌های افقی و نیز پالس تطبیق رنگ ارسالی از فرستنده هدایت می شود. شکل ۴-۴۶ نقشه‌ی بلوکی این بخش را نشان می دهد.

آزمون پایانی (۱۴)

- ۱- ضرایب برای سیگنال‌های رنگ Y-R و Y-B در سیستم پال چقدر است؟
- ۲- در سیستم PAL چگونه اشتباه فاز اصلاح می‌شود؟ شرح دهید.
- ۳- فرکانس حامل فرعی رنگ در سیستم پال چقدر است؟
- ۴- وظایف سیگنال سنکرون رنگ پال چیست؟ شرح دهید.
- ۵- خط تأخیر اولتراسوئیک را شرح دهید.
- ۶- وظیفه کلید پال در فرستنده را توضیح دهید.
- ۷- وظیفه مدار قطع رنگ در گیرنده چیست؟ شرح دهید.
- ۸- وظیفه کلید پال در گیرنده را شرح دهید.
- ۹- نوع مدولاسیون سیگنال‌های تفاضلی رنگ در سیستم پال کدام است؟

AM-SSB (د)

PM (ج)

AM (ب)

FM (الف)

۱۰- فرکانس مدار تحریک کلید پال کدام است؟

$\frac{FH}{4}$ (د)

$\frac{FH}{2}$ (ج)

۲FH (ب)

FH (الف)

۱۱- در روش پال اشتباه فاز به..... تبدیل می‌شود.

۱۲- حامل فرعی رنگ قرمز در سیستم پال در یک سطر نسبت به حامل فرعی رنگ آبی..... درجه و در سطر بعدی..... درجه اختلاف فاز می‌یابد.