

واحد کار سیزدهم

توانایی آزمایش و تعویض گرم کن موتور دیزل

هدف کلی



آزمایش و تعویض گرم کن موتور دیزل

هدفهای رفتاری: از فرآگیرنده انتظار می‌رود پس از آموزش این واحد کار بتواند:



- ۱- وظیفه‌ی گرم کن موتور دیزل را توضیح دهد؛
- ۲- انواع شمع و طرز کار شمع گرم کن موتور دیزل را نام ببرد؛
- ۳- ساختمان شمع گرم کن موتور دیزل را توضیح دهد؛
- ۴- اصول آزمایش شمع گرم کن موتور دیزل را توضیح دهد؛
- ۵- شمع گرم کن را پیاده و سوار کند؛
- ۶- مدار شمع گرم کن را آزمایش و عیب‌یابی کند.

ساعت‌های آموزش		
جمع	عملی	نظری
۴	۲	۱

پیشآزمون (۱۳)

۱- نام و چگونگی عملکرد قطعه‌ی نشان داده شده در شکل را توضیح دهید.



۲- شمع گرم کن موتور دیزل در کدام قسمت از موتور نصب می‌شود؟

۳- جریان مصرفی شمع گرم کن موتور دیزل از کدام طریق تأمین می‌شود؟

الف - دینام ب - آلتراستور ج - باتری د - آلتراستور و دینام

۴- اتصال الکتریکی شمع گرم کن‌های موتور دیزل به کدام صورت اجرا می‌شود؟

الف - موازی ب - سری ج - سری و موازی د - هیچ کدام


۵- آزمایش نشان داده شده در شکل را توضیح دهید.



۱۳-۱- شمع گرم کن موتور دیزل

در موتورهای دیزلی با اتاق احتراق تقسیم شده (روش تزریق غیرمستقیم) به منظور راه اندازی سریع موتور در زمان استارت زدن، از شمع گرم کن استفاده می شود. زیرا، حرارت ایجاد شده در زمان تراکم موتور برای احتراق سوخت پاشیده شدهی حالت استارت، کافی نیست. شمع گرم کن در اتاق احتراق موتور دیزل و در مسیر پاشش سوخت قرار می گیرد تا هوا و سوخت محافظهی احتراق گرمای لازم و مناسب برای اشتعال را داشته باشد. در شکل ۱۳-۱ شمع گرم کن موتور دیزل و نحوهی قرار گرفتن آن در اتاق احتراق دیده می شود.

شکل ۱۳-۱

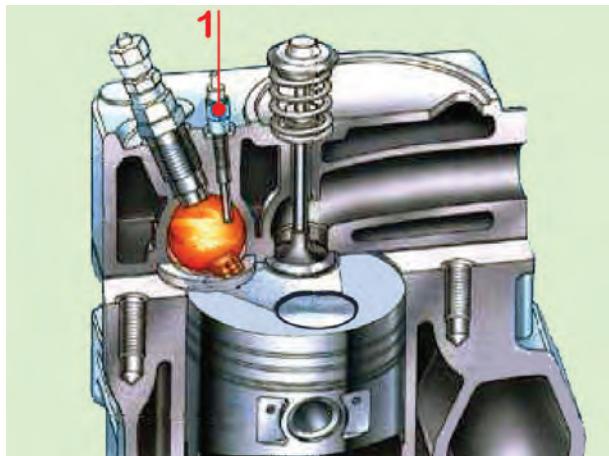

۱۳-۲- ساختمان شمع گرم کن، انواع و طرز کار آن

در ساختمان شمع گرم کن اتاق احتراق یک المنت حرارتی به کار رفته است که انرژی الکتریکی باتری را به انرژی حرارتی تبدیل می کند. حرارت ایجاد شده باعث گداخته شدن قسمت سر شمع گرم کن می شود و موضع سرخی را در مسیر پاشیده شدن سوخت به وجود می آورد. قسمتی از بدنهی شمع گرم کن که روی بدنهی موتور بسته می شود، دارای پیچ آچارخور است. قسمت بیرونی شمع گرم کن برای اتصال سیم یا کابل حامل جریان الکتریکی باتری (ترمینال ورودی) پیش بینی شده است که به وسیلهی مهرهی سر سیم کابل در روی شمع گرم کن ثابت می شود. در شکل ۱۳-۲، مهرهی ثابت کنندهی سر سیم کشی مدار الکتریکی شمع گرم کن با فلاش آبی رنگ، قسمت آچارخور بدنهی شمع گرم کن با فلاش زرد رنگ، دندههای پیچ روی بدنهی گرم کن با فلاش سبز رنگ و المنت حرارتی با فلاش قرمز رنگ نشان داده شده است.



شکل ۱۳-۲- شمع گرم کن موتور دیزل



شکل ۱۳-۳- شمع گرم کن در حالت گداخته بودن

عملکرد المنت حرارتی گرم کن یک نوع موتور دیزل و گداخته شدن آن، هنگام برقراری جریان الکتریکی باتری، در شکل ۱۳-۳ نشان داده شده است.



شکل ۱۳-۴

طول بدنی گرم کن بر حسب طرح احتراق موتور به نحوی تعیین می‌گردد که سر گرم کن (قسمت گداخته) در مسیر پاشش سوخت قرار گیرد.

شکل ۱۳-۴، چند نوع شمع گرم کن موتور دیزل را نشان می‌دهد. لازم به توضیح است که سوخت، مستقیماً، به روی شمع گرم کن پاشیده نمی‌شود.




شکل ۱۳-۵

طراحی شمع گرم کن به گونه‌ای است که قسمت گداخته‌ی گرم کن نسبت به قسمت پیرونی بدن عایق‌بندی شده است. عایق کردن دو قسمت المنت حرارتی و بدنی خارجی، به دلیل جلوگیری از اتصال بدن شدن و نشتی گازهای حاصل از احتراق، در شمع گرم کن اجرا می‌شود. عمل اتصال جریان الکتریکی با باتری (ترمینال مثبت شمع گرم کن) نیز به بدنی شمع عایق‌بندی شده است. در شکل ۱۳-۵، یک نوع عایق بین ترمینال ورودی و بدنی شمع گرم کن دیده می‌شود.



شکل ۱۳-۶—مراحل گداخته شدن شمع گرم کن در مدت ۲ ثانیه

مقاومت المنت حرارتی به کار رفته در شمع گرم کن در مقابل عبور جریان الکتریکی با باتری بسیار کم است. با توجه به این که شمع گرم کن برای گداخته کردن قسمت سر شمع در داخل محفظه‌ی احتراق موتور به جریان الکتریکی زیادی نیاز دارد لذا بیشترین میزان مصرف از با باتری به زمان برقراری مدار گرم کن‌ها و حالت استارت خودرو مربوط می‌شود. قسمت سر گرم کن برای رسیدن به دمایی معادل 86°C در مدت ۲ ثانیه طراحی می‌شود. شکل ۱۳-۶ مراحل گداخته شدن گرم کن را بر حسب زمان‌بندی ۲ ثانیه نشان می‌دهد.

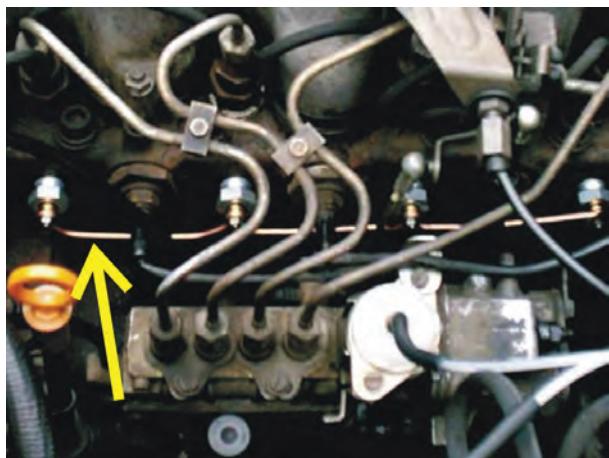


شکل ۱۳-۷ - اتصال سری شمع گرم کن

هم بندی یا اتصال الکتریکی شمع گرم کن های موتور دیزل به دو صورت سری یا موازی صورت می گیرد. شکل ۱۳-۷، ارتباط الکتریکی شمع گرم کن های موتور دیزلی را نشان می دهد که به صورت سری به یکدیگر وصل شده است. در روش اتصال موازی، سیم کشی جریان الکتریکی شمع گرم کن ها به صورت مستقل از هم صورت می گیرد.



شکل ۱۳-۸

در شکل ۱۳-۸، دسته سیم مدار الکتریکی شمع گرم کن های یک نوع موتور دیزل دیده می شود.

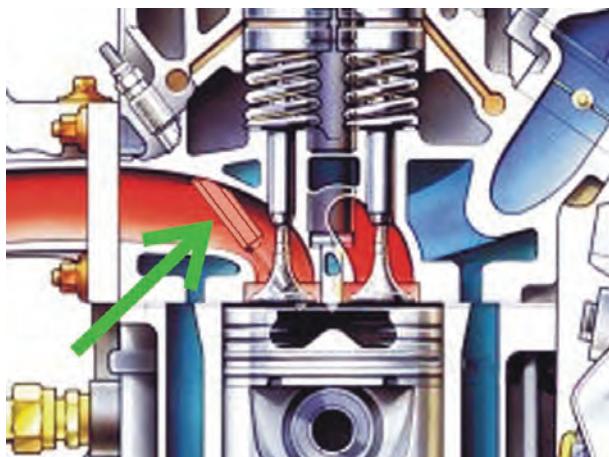

شکل ۱۳-۹

- در بعضی از موتورهای دیزلی، به منظور روشن شدن آسان موتور، از طرح پیش گرم کردن هوای ورودی به داخل سیلندر استفاده می شود. در این طرح گرم کن در منیفولد هوا نصب می شود و با برقراری جریان الکتریکی مدار گرم کن، دمای هوای ورودی را افزایش می دهد. در تصویر برش خورده از موتور دیزل شکل ۱۳-۹ شمع گرم کن نصب شده در منیفولد هوا دیده می شود.

- طرح دیگری، که به روشن شدن موتور دیزل در هوای سیار سرد کمک می کند استفاده از گرم کن آب موتور است. این نوع گرم کن روی بدنه موتور و در محل یکی از پولک های کanal آب بسته می شود. در ساختمان گرم کن آب از یک المنت حرارتی استفاده شده است که با ولتاژ 11° ولت کار می کند. با اتصال کابل گرم کن به پریز برق 11° ولتی گرمای ایجاد شده در المنت حرارتی باعث گرم شدن آب موتور و انتقال حرارت به بدنه اتاق احتراق می شود. در شکل ۱۳-۱۱، یک نوع گرم کن آب موتور دیزل و کابل اتصال آن نشان داده شده است.



شکل ۱۳-۱۰ - گرم کن آب موتور



شکل ۱۳-۱۱

هنگام راه اندازی موتور با باز کردن سویچ، جریان مصرفی شمع گرم کن ها از طریق رله مدار (شکل ۱۳-۱۱) برقرار می شود. در این حالت، لامپ تعییه شده در پانل جلوی راننده روشن می شود و برقراری جریان الکتریکی به شمع گرم کن ها را نشان می دهد. پس از گذاخته شدن گرم کن ها و ایجاد گرمای لازم برای احتراق سوخت در اتاق احتراق موتور دیزل، مدار لامپ اعلام وضعیت قطع می شود. با خاموش شدن لامپ، راننده استارت می زند و موتور به راحتی روشن می شود.



شکل ۱۳-۱۲

در بعضی از موتورهای دیزلی، مدت زمان برقراری جریان الکتریکی به شمع گرم کن ها به وسیله ای سنسور حرارتی نصب شده در مدار آب موتور کنترل می شود. عملکرد سنسور، متناسب با درجه ای حرارت آب موتور، اجرا می شود. در شکل ۱۳-۱۲، سنسور حرارتی نصب شده در انتهای سر سیلندر خودرو (محل اتصال شیلنگ بخاری) دیده می شود.

۱۳-۳- دستور العمل پیاده و سوار کردن، آزمایش و عیب یابی شمع گرم کن:

وسایل لازم:

آچار تخت و رینگی، خودروی دیزلی، مولتی متر یا اهم متر،


منبع تغذیه (دستگاه شارژ)

برای پیاده کردن و آزمایش شمع گرم کن به ترتیب زیر عمل

کنید :

- کابل اتصال بدنی باتری را جدا کنید.

- به وسیله‌ی آچار تخت، مهره‌ی روی شمع گرم کن را باز و کابل الکتریکی را جدا کنید. این عمل را برای تمامی شمع گرم کن‌ها تکرار و سیم و کابل‌های مدار را از نظر پوشیدگی عایق‌ها کنترل کنید و در صورت نیاز، آن‌ها را تعویض نمایید. در شکل ۱۳-۱۳، سیم‌های مدار الکتریکی شمع گرم کن‌های یک نوع خودرو نشان داده شده است.

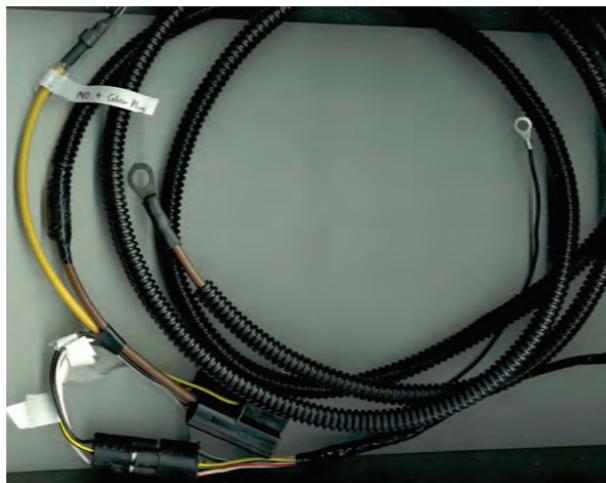


شکل ۱۳-۱۳



شکل ۱۳-۱۴

- شمع گرم کن را با آچار رینگی باز کنید و آن را از روی بدنی موتور خارج سازید. این عمل را برای تمامی شمع گرم کن‌ها تکرار و سپس آن‌ها را به طور کامل تمیز کنید. شکل ۱۳-۱۴ گرم کن باز شده‌ی یک نوع خودرو را نشان می‌دهد.

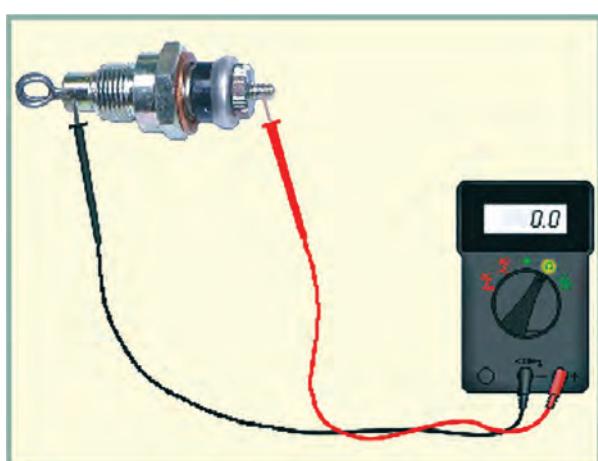

شکل ۱۳-۱۵- آزمایش اتصال بدنی شمع گرم کن

برای آزمایش سالم بودن المنت حرارتی شمع گرم کن به ترتیب زیر عمل کنید :

- سلکتور اهم متر را برای اندازه‌گیری اهم تنظیم کنید. سیم مثبت اهم متر را به ترمینال ورودی جریان شمع گرم کن و سیم منفی اهم متر را به بدنی شمع گرم کن متصل کنید (شکل ۱۳-۱۵). علامت (∞) نشانه‌ی قطع بودن المنت حرارتی و مقدار اندازه‌گیری شده (صفرا) دلیل سالم بودن المنت حرارتی شمع گرم کن است. این آزمایش را می‌توانید با لامپ آزمایش نیز اجرا کنید.



شکل ۱۳-۱۶- آزمایش سالم بودن المتن حرارتی شمع گرم کن

برای آزمایش عملکرد المتن حرارتی شمع گرم کن به ترتیب زیر عمل کنید :

- آمپر خروجی دستگاه شارژ ۱۲ ولتی (منبع تغذیه) را روی ۱۰ آمپر تنظیم کنید (شکل ۱۳-۱۶).
- بدنهٔ شمع گرم کن را بین گیرهٔ کابل منفی دستگاه قرار دهید.
- به مدت ۲ ثانیه اتصال کابل مثبت دستگاه را با ترمینال ورودی شمع گرم کن برقرار کنید. گذاخته شدن سر شمع گرم کن نشانهٔ سالم بودن آن است.




شکل ۱۳-۱۷

در غیر این صورت شمع گرم کن معیوب است و باید آن را با شمع نو (سالم) و با همان مشخصات تعویض کنید. در شکل ۱۳-۱۷ یک نوع شمع گرم کن معیوب دیده می‌شود.

- آزمایش را برای تمامی شمع گرم کن‌های موتور تکرار و نتیجه را بررسی کنید.

مراحل بستن (سوار کردن) شمع گرم کن عکس باز کردن آن است. در هنگام بستن شمع گرم کن، مقدار گشتاور سفت کردن پیچ گرم کن را مطابق با اندازهٔ تعیین شده از طرف کارخانهٔ سازنده در نظر بگیرید.

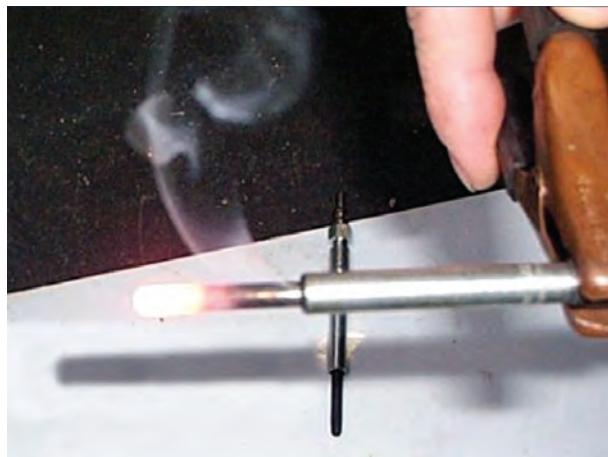

شکل ۱۳-۱۸

در شکل ۱۳-۱۸، آزمایش شمع گرم کن پرقدرت یک نوع خودروی دیزلی دیده می‌شود.



شکل ۱۳-۱۹

برای اطمینان از سالم بودن المنت حرارتی شمع گرم کن در روی موتور به ترتیب زیر عمل کنید :

- سلکتور مولتی متر را برای اندازه گیری اهم تنظیم کنید.
- سیم های مثبت و منفی اهم متر را به هم متصل کنید و در صورت اندازه گیری حداقل اهم (خطای دستگاه)، مقدار اندازه گیری شده را یادداشت کنید (شکل ۱۳-۱۹).



شکل ۱۳-۲۰

- کابل اتصال کلیه شمع گرم کن ها را جدا کنید.
- محل مناسبی را برای اتصال سیم منفی (سیاه رنگ) مولتی متر انتخاب و مولتی متر را اتصال بدنه کنید.
- سیم مثبت (قرمز رنگ) مولتی متر را به ورودی شمع گرم کن متصل و مقدار اهم اندازه گیری شده را یادداشت کنید (شکل ۱۳-۲۰).

با کم کردن خطای او لیه از مقدار اندازه گیری شده، مقدار مقاومت المنت حرارتی شمع گرم کن سیلندر اول موتور را به دست آورید.




شکل ۱۳-۲۱ - اندازه گیری مقاومت شمع گرم کن سیلندر دوم موتور

- برای اندازه گیری مقدار مقاومت المنت حرارتی شمع گرم کن سیلندر دوم موتور نیز مانند مرحله ای قبل اتصال سیم مثبت مولتی متر را با شمع گرم کن برقرار و مقدار اهم اندازه گیری شده را یادداشت کنید (شکل ۱۳-۲۱). مقدار حقیقی مقاومت المنت حرارتی شمع گرم کن را، با احتساب مقاومت حالت تنظیم دستگاه، محاسبه کنید.



شکل ۱۳-۲۲

- برای اندازه‌گیری مقاومت المنت حرارتی شمع گرم کن سیلندر سوم موتور نیز سیم مثبت مولتی متر را به ترمینال مثبت شمع گرم کن متصل کنید. مقدار اهم اندازه‌گیری شده را یادداشت و مقدار حقیقی مقاومت در شمع گرم کن را محاسبه کنید (شکل ۱۳-۲۲). مقایسه مقادیر اندازه‌گیری شده نشان دهنده‌ی یکسان بودن مقاومت الکتریکی المنت‌های حرارتی سیلندرهای شماره‌ی (۱) و شماره‌ی (۲) و شماره‌ی (۳) موتور است.

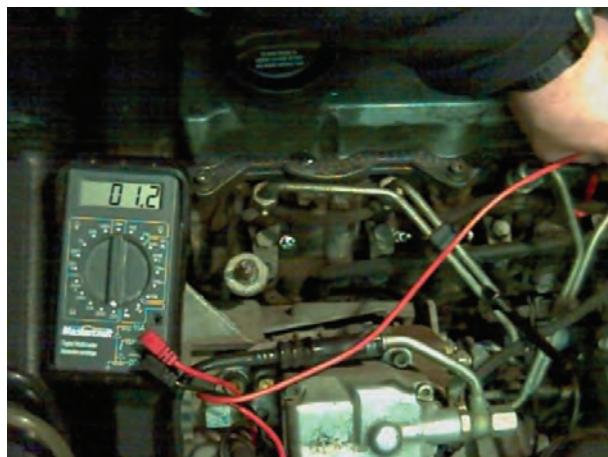

شکل ۱۳-۲۳ - اندازه‌گیری مقاومت شمع گرم کن سیلندر چهارم

- برای اندازه‌گیری مقاومت المنت حرارتی شمع گرم کن سیلندر چهارم موتور نیز عملیات قبل را تکرار کنید و مقدار مقاومت اندازه‌گیری شده را یادداشت و مقاومت المنت حرارتی را محاسبه کنید (شکل ۱۳-۲۳).

بررسی نتایج به دست آمده از آزمایش، متفاوت بودن مقدار اهم اندازه‌گیری سیلندرهای ۱، ۲ و ۳ با سیلندر چهارم موتور را نشان می‌دهد. با مراجعه به دفترچه‌ی راهنمای خودرو توصیه‌های ارائه شده را به کار بیندید.



شکل ۱۳-۲۴

- برای آزمایش سالم بودن سنسور حرارتی موتور دیزل به ترتیب زیر عمل کنید:
- سلکتور دستگاه را برای اندازه‌گیری کیلواهم تنظیم کنید.

- سیم منفی اهم متر را اتصال بدن کنید.
- سیم مثبت اهم متر را به ترمینال مثبت سنسور حرارتی وصل کنید (شکل ۱۳-۲۴). این آزمایش را در حالت سرد بودن موتور اجرا کنید.


- مقدار اهم اندازه‌گیری شده را یادداشت کنید.



شکل ۱۳-۲۵

- سوییچ را باز کنید تا مدار الکتریکی شمع گرم کن‌ها برقرار شود (در این حالت لامپ روی پانل جلو راننده روشن می‌شود).


- پس از فراهم شدن حالت استارت (خاموش شدن لامپ پانل جلوی راننده)، مقاومت سنسور حرارتی را اندازه‌گیری کنید. در شکل ۱۳-۲۵، اندازه‌گیری مقدار مقاومت سنسور حرارتی به وسیله‌ی اهم‌متر دیده می‌شود. تفاوت در مقادیر اندازه‌گیری شده نشان‌دهنده‌ی سالم بودن (کار کردن) سنسور حرارتی موتور است.

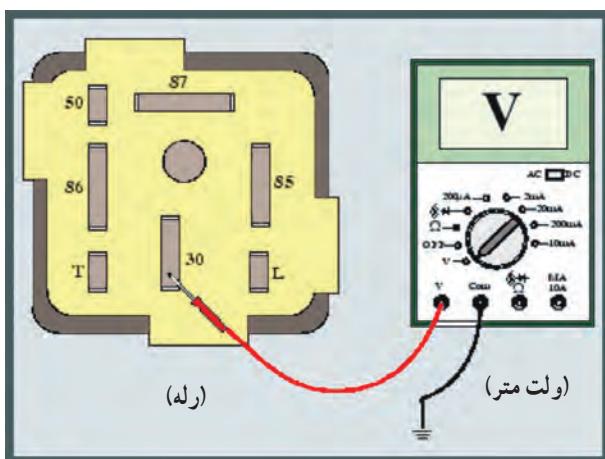

شکل ۱۳-۲۶

برای آزمایش رله‌ی مدار گرم کن‌ها به ترتیب زیر اقدام کنید :


- سلکتور ولت‌متر را برای اندازه‌گیری ولت تنظیم کنید.
- سیم منفی (سیاه رنگ) ولت‌متر را اتصال بدن کنید.
- سیم مثبت (قرمز رنگ) ولت‌متر را به ترمینال (۳۰) رله متصل کنید. این ترمینال در همه‌ی شرایط ولتاژ باتری را نشان می‌دهد. در شکل ۱۳-۲۶، نحوه‌ی آزمایش و اندازه‌گیری ولتاژ در ترمینال شماره‌ی ۳۰ رله دیده می‌شود.

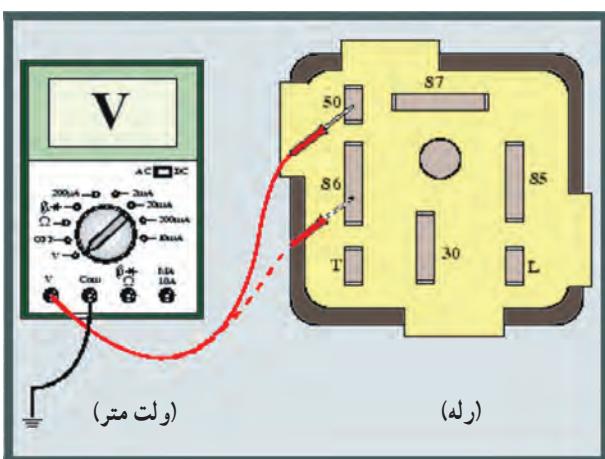

شکل ۱۳-۲۷

- سیم مثبت ولت‌متر را به ترمینال ۵۰ رله متصل و سیم منفی دستگاه را اتصال بدن کنید. در حالت استارت زدن، ولت‌متر ولتاژ جریان مدار استارت را نشان می‌دهد.

- سیم مثبت ولت‌متر را به ترمینال (۸۶) رله وصل کنید. در حالت باز بودن، سوییچ دارای ولتاژ باتری است. در شکل شماتیک ۱۳-۲۷، نحوه‌ی اندازه‌گیری ولتاژ در دو حالت ذکر شده دیده می‌شود.

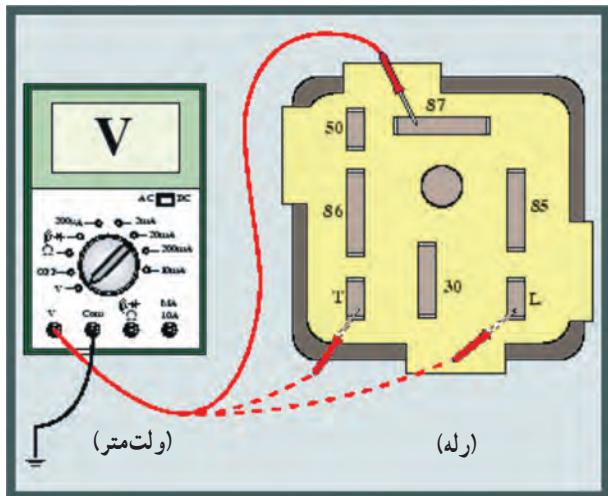

شکل ۱۳-۲۸

- سیم مثبت ولت‌متر را به ترمینال (۸۷) رله وصل کنید.
در حالت برقراری مدار گرم کن‌ها این ترمینال دارای ولتاژ است.
در شکل ۱۳-۲۸، نحوه‌ی آزمایش به صورت شماتیک نشان
داده شده است.

- ترمینال L رله‌ی جریان لامپ پانل جلوی راننده را
تأمین می‌کند و ترمینال T رله‌ی جریان ورودی از سنسور حرارتی
را دریافت می‌کند. با اتصال ولت‌متر در زمان برقراری جریان
مدار، ولتاژ قبل اندازه‌گیری است (ترمینال (۸۵) رله‌ی اتصال
بدنه است).


آزمون پایانی (۱۳)



۱- وظیفه‌ی شمع گرم کن در موتور دیزل چیست؟

- الف - پیش گرم کن محفظه‌ی احتراق
- ب - تبدیل انرژی
- ج - احتراق سوخت
- د - انفجار در سوخت

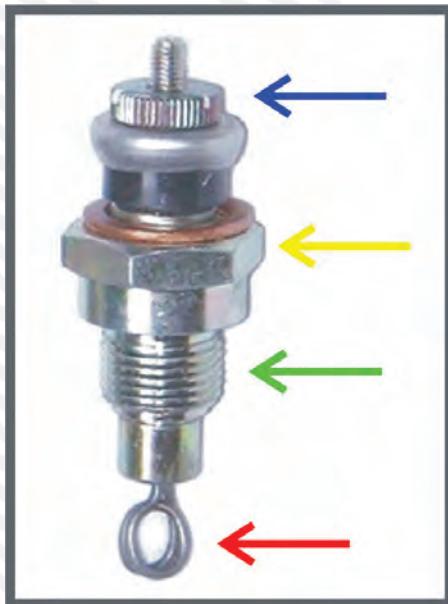۲- با توجه به شکل، اجزای ساختمان شمع گرم کن را نام ببرید.



۳- شمع گرم کن‌ها به چند طریق در مدار الکتریکی قرار می‌گیرند؟ شکل زیر، کدام نوع اتصال شمع گرم کن‌ها را نشان می‌دهد؟



۴- کاربرد قطعه‌ی نشان داده شده در شکل را توضیح دهید.




۵- وظیفه‌ی سنسور حرارتی مدار گرم کن نشان داده شده در شکل را توضیح دهید.



۶- در شکل زیر چه آزمایشی اجرا می‌شود؟ نحوه‌ی آزمایش را توضیح دهید.



۷— آزمایش شکل زیر را توضیح دهید.

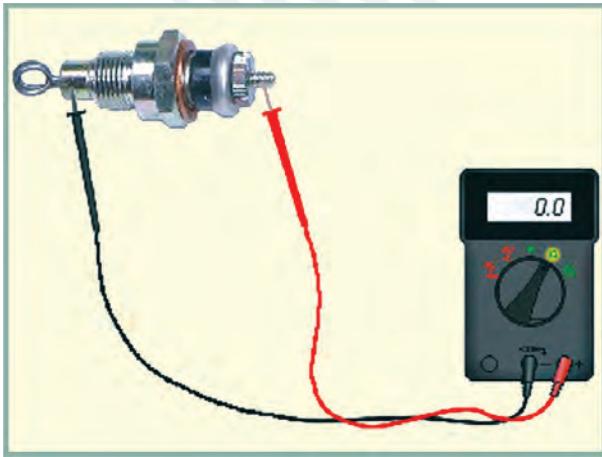

۸— نحوه‌ی آزمایش سالم بودن سنسور حرارتی را توضیح دهید.



منابع و مأخذ

- ۱— مدارهای الکتریکی خودرو – جلد اول – وزارت آموزش و پرورش
- ۲— مدارهای الکتریکی خودرو – جلد دوم – وزارت آموزش و پرورش

