

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرْجَهُمْ



سیستم های الکتریکی خودرو

پایه یازدهم

دوره دوم متوسطه

شاخه : کاردانش

زمینه : صنعت

گروه تحصیلی : مکانیک

رشته مهارتی : تعمیر موتور و برق خودرو

نام استاندارد مهارتی مبنا : تعمیر کار درجه ۲ برق خودرو

کد استاندارد متولی : ۵۵/۴۲/۲/۴ - ۸

نجف زاده نویر، داود ۶۲۹

سیستم های الکتریکی خودرو / مؤلفان : داود نجف زاده نویر، محمد تقی معینی، مرحوم محمد حسن توّلّا. – تهران : ۲۵۴۸ /

س ۱۶۶ ن / شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران.

ص. : مصور. – شاخه کاردانش ۲۳۱

متون درسی شاخه کاردانش، زمینه صنعت، گروه تحصیلی مکانیک، رشته مهارتی تعمیر موتور و برق خودرو.

برنامه ریزی محتوا و نظارت بر تألیف : دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش وزارت آموزش و

پرورش.

۱. اتومبیل ها – تجهیزات برقی. الف. معینی، محمد تقی. ب. توّلّا، مرحوم محمد حسن. ج. ایران. وزارت

آموزش و پرورش. دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش. د. عنوان.




وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

سیستم‌های الکترونیکی خودرو-۳۱۱۲۱۰	نام کتاب :
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی	پدیدآورنده :
دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداشت	مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف :
دادو نجف‌زاده نوبت، محمدتقی معینی و مرحوم محمدحسن توala (اعضای گروه تألیف) - محسن حاج سیف‌اللهی (ویراستار فنی) - ماهدخت عقیقی، جعفر ربانی (ویراستار ادبی)	شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف :
اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی	مدیریت آماده‌سازی هنری :
صغری عابدی (صفحه آرا) - تیسم متحننی (طراح جلد) - فاطمه رئیسیان فیروزآباد ، دادو نجف‌زاده نوبت (رسم) - عباس رخوند (عکاس)	شناسه افزوده آماده‌سازی :
تهران : خیابان ابراشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)	نشانی سازمان :
تلفن : ۰۹۱۶۱۱۳۳۸۸۸، دورنگار : ۰۹۲۶۶۸۸۳، کد پستی : ۱۵۸۴۷۴۷۲۵۹	ناشر :
وبگاه : www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir	چاپخانه :
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران : تهران-کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج-خیابان ۶۱ (دارو بخش)	سال انتشار و نوبت چاپ :
تلفن : ۰۹۱۶۱۱۴۹۸۵۱۵، دورنگار : ۰۹۱۶۸۵۱۴۹، صندوق پستی : ۳۷۵۱۵-۱۳۹	
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهما می خاص»	
چاپ چهارم	

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلمیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

شابک X-۱۴۱۱-۰۵-۱۴۱۱-X ۹۶۴-۰۵-۱۴۱۱-X

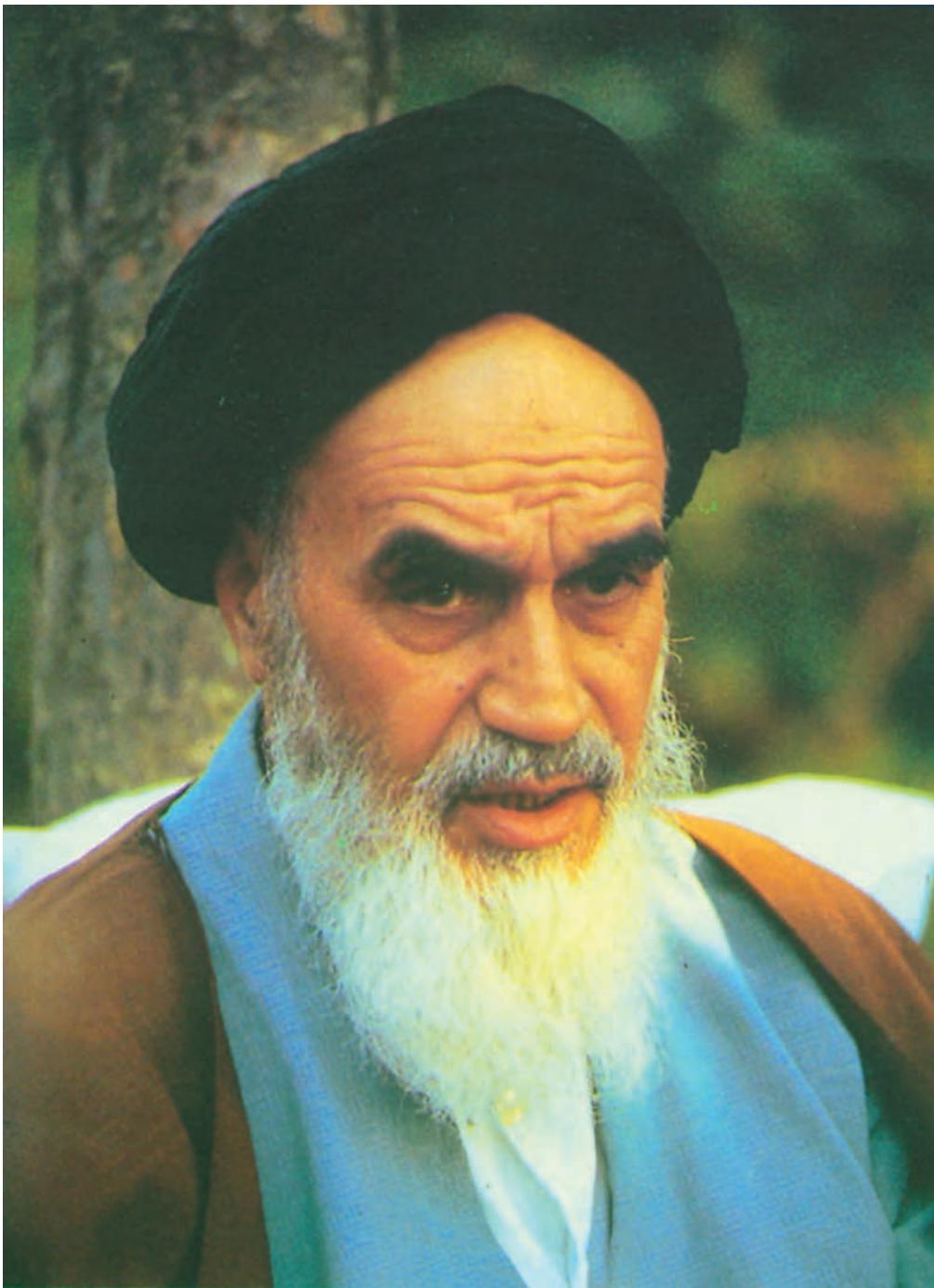

شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آید و احتیاجات کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی خودتان غافل نباشد و از انتکای به اجانب بپرهیزید.

امام خمینی «قدس سرّه»

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز :

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی
تهران - صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر تألیف کتاب های درسی
فنی و حرفه ای و کار دانش، ارسال فرمایند.

info@tvoecd.sch.ir

پیام نگار (ایمیل)

www.tvoecd.sch.ir

وب گاه (وب سایت)

این کتاب در سال تحصیلی ۷۵-۷۶ توسط آقای داود نجف زاده نوبر بازسازی و تجدید نظر شده است.

مقدمه ای بر چگونگی برنامه ریزی کتاب های پو دمانی

برنامه ریزی تأییف «پو دمان های مهارت» یا «کتاب های تخصصی شاخه ای کار دانش» بر مبنای استانداردهای کتاب «مجموعه برنامه های درسی رشته های مهارتی شاخه ای کار دانش، مجموعه ای ششم» صورت گرفته است. براین اساس ابتدا توانایی های هم خانواده (Harmonic Power) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. سپس مجموعه مهارت های هم خانواده به صورت واحد های کار تحت عنوان (Unit) دسته بندی می شوند. در نهایت واحد های کار هم خانواده با هم مجدداً دسته بندی شده و پو دمان مهارتی (Module) را شکل می دهند.

دسته بندی «توانایی ها» و «واحد های کار» توسط کمیسیون های تخصصی با یک نگرش علمی انجام شده است به گونه ای که یک سیستم بoya بر برنامه ریزی و تأییف پو دمان های مهارت نظارت دائمی دارد.

به منظور آشنایی هر چه بیشتر مریبان، هنرآموزان و هنرجویان شاخه ای کار دانش و سایر علاوه مندان و دست اندر کاران آموزش های مهارتی با روش تدوین، «پو دمان های مهارت»، توصیه می شود الگوهای ارائه شده در نمون برگ های شماره (۱)، (۲) و (۳) مورد بررسی قرار گیرد. در ارائه دسته بندی ها، زمان مورد نیاز برای آموزش آن ها نیز تعیین می گردد، با روش مذکور یک «پو دمان» به عنوان کتاب درسی مورد تأیید وزارت آموزش و پژوهش در «شاخه ای کار دانش» چاپ سپاری می شود.

به طور کلی هر استاندارد مهارت به تعدادی پو دمان مهارت (M_1 , M_2 و ...) و هر پو دمان نیز به تعدادی واحد کار (U_1 و U_2 و ...) و هر واحد کار نیز به تعدادی توانایی ویژه (P_1 و P_2 و ...) تقسیم می شوند. نمون برگ شماره (۱) برای دسته بندی توانایی ها به کار می رود. در این نمون برگ مشاهده می کنیم که در هر واحد کار چه نوع توانایی هایی وجود دارد. در نمون برگ شماره (۲) واحد های کار مرتبط با پو دمان و در نمون برگ شماره (۳) اطلاعات کامل مربوط به هر پو دمان درج شده است. بدیهی است هنرآموزان و هنرجویان ارجمند شاخه ای کار دانش و کلیه ای عزیزانی که در امر توسعه آموزش های مهارتی فعالیت دارند، می توانند ما را در غنای کیفی پو دمان ها که برای توسعه ای آموزش های مهارتی تدوین شده است رهنمون و یاور باشند.

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر تأییف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کار دانش

مقدمه

نظر به تغییر یافتن محتوای آموزشی استاندارد مهارت تعمیر کار درجه ۲ برق خودرو (به شماره‌ی کد بین‌المللی ۵۵/۴۲/۲/۱-۸) کتاب سیستم‌های الکتریکی خودرو، از بازسازی و تجدیدنظر کتاب‌های باتری خودرو کد ۶۰۲/۹ و سیستم تهویه، شارژ و استارت خودرو کد ۶۰۷/۷، که به لحاظ محتوا بخشی از استاندارد مهارت فوق را شامل می‌شود، برای استفاده‌ی هنرجویان شاخه‌ی کاردانش تدوین گردید و در کمیسیون تخصصی شاخه‌ی کاردانش مکانیک خودرو بررسی شد و مورد تأیید قرار گرفت.

کمیسیون تخصصی مکانیک خودرو - شاخه‌ی کاردانش

فهرست

۱	واحد کار اول : توانایی شارژ و سرویس و نگهداری باتری های سرب – اسیدی
۲	پیش آزمون (۱)
۴	۱- آشنایی با باتری های مورد استفاده در خودروها
۹	۲- آشنایی با چگالی سنج (هیدرومتر)
۱۲	۳- دستورالعمل استفاده از هیدرومتر برای اندازه گیری چگالی یا غلظت مایع الکترولیت
۱۵	۴- اصول پرکردن باتری از مایع الکترولیت
۱۶	۵- کنترل سطح مایع الکترولیت باتری
۱۷	۶- شارژ باتری های سرب – اسیدی
۱۹	۷- دستورالعمل پیاده و سوار کردن باتری خودرو
۲۲	۸- دستورالعمل شارژ باتری
۲۲	۸-۱- اجزای دستگاه شارژ
۲۳	۹- روش های بستن باتری به دستگاه شارژ کند
۲۴	۱۰- دستورالعمل شارژ باتری به روش سری
۲۶	۱۱- دستورالعمل شارژ باتری به روش موازی
۲۸	۱۲- شارژ تند
۲۸	۱۳- دستورالعمل شارژ تند باتری
۳۰	۱۴- آزمایش باتری های سرب – اسیدی خودرو
۳۱	۱۴-۱- دستورالعمل آزمایش باتری به وسیله مولتی متر
۳۴	۱۵- دستورالعمل و نگهداری باتری
۳۷	۱۶- دستورالعمل پاک کردن سولفات روی بست و ترمینال های باتری
۴۲	۱۷- روش خشک کردن باتری
۴۳	آزمون پایانی (۱)

۴۵	واحد کار دوم : توانایی سیم کشی مدار راه انداز (استارت)
۴۶	پیش آزمون (۲)
۴۸	۲-۱- آشنایی با کابل و بسته های باتری
۵۰	۲-۲- آشنایی با قطب های باتری
۵۱	۲-۳- انواع بسته های باتری و مورد استفاده آنها
۵۴	۲-۴- آشنایی با ترمینال های اتوماتیک استارتر خودرو
۵۵	۲-۵- محاسبه و انتخاب مقطع و طول مناسب سیم یا کابل
۵۶	۲-۶- اتصال کابل منفی به بدنه و اتاق خودرو
۵۷	۲-۷- مدار راه انداز خودرو
۵۸	۲-۸- دستورالعمل کابل کشی و سیم کشی مدار راه انداز (استارت) خودرو
۶۲	آزمون پایانی (۲)

۶۴	واحد کار سوم : توانایی سیم کشی مدارات شارژ باتری
۶۵	پیش آزمون (۳)
۶۶	۳-۱- سیستم شارژ خودرو
۶۶	۳-۲- مدار شارژ باتری
۷۳	۳-۳- آشنایی با ترمینال های آلترناتور
۷۳	۳-۴- اصول سیم کشی مدار شارژ و انتخاب سر سیم ها
۷۵	۳-۵- دستورالعمل آزمایش و عیب یابی مدار شارژ
۷۹	۳-۶- دستورالعمل سیم کشی مدار شارژ
۸۲	آزمون پایانی (۳)

۸۴	واحد کار چهارم : توانایی نصب ، سیم کشی و راه اندازی سیستم بخاری و فن سیستم تهویه خودروها
۸۵	پیش آزمون (۴)
۸۶	۴-۱- آشنایی با سیستم بخاری خودرو، انواع و کاربرد آنها (تهویه)
۸۶	۴-۲- بخاری
۸۷	۴-۲-۱- اجزای بخاری
۸۸	۴-۲-۲- دریچه های بخاری
۹۰	۴-۲-۳- اهرم های کنترل حرارت
۹۱	۴-۲-۴- دریچه ها و اهرم های کنترل تهویه بخاری خودرو
۹۵	۴-۳- دستورالعمل بررسی و تنظیم بخاری
۹۷	۴-۴- عیب یابی سیستم گرم کننده یا بخاری خودرو

۹۸	۴-۵- دستورالعمل پیاده و سوار کردن بخاری
۱۰۲	۶-۴- عیب‌یابی و رفع عیب در بخاری
۱۰۴	۷-۴- سوئیچ راه انداز فن بخاری
۱۰۵	۸-۴- دستورالعمل عیب‌یابی مدار الکتریکی فن بخاری
۱۰۷	۹-۴- دستورالعمل سیم کشی مدار الکتریکی فن بخاری
۱۱۰	آزمون پایانی (۴)
۱۱۲	واحد کار پنجم : توانایی نصب و پیاده کردن، سیم کشی مدار و راه اندازی کولر خودرو
۱۱۳	پیش آزمون (۵)
۱۱۵	۱-۵- تهویه مطبوع
۱۱۶	۲-۵- اجزای مدار سیستم تهویه مطبوع خودرو
۱۱۷	۳-۵-۲-۱- کمپرسور
۱۲۰	۳-۵-۲-۲- کندانسور
۱۲۰	۳-۵-۲-۳- خشک کن یا درایر (دريافت کننده)
۱۲۰	۴-۲-۵- شیر انبساط ترموموستاتیک
۱۲۲	۵-۲-۵- آکومولاتور
۱۲۳	۶-۲-۵- اوپرатор (تبخیر کننده)
۱۲۴	۳-۵- سوئیچ و اهرم های کنترل سیستم تهویه مطبوع
۱۲۵	۴-۵- دستورالعمل بررسی، عیب‌یابی و تنظیم اولیه نصب و راه اندازی کولر خودرو
۱۲۸	۴-۱-۵- نصب و پیاده کردن کولر خودرو
۱۲۹	۵-۵- دستورالعمل آزمایش و عیب‌یابی مدار الکتریکی کولر
۱۳۳	۶-۵- دستورالعمل سیم کشی مدار الکتریکی کولر
۱۳۶	آزمون پایانی (۵)
۱۳۸	واحد کار ششم : توانایی پیاده و نصب و سیم کشی مدار الکتریکی سیستم خنک کاری خودروها (فن)
۱۳۹	پیش آزمون (۶)
۱۴۱	۶-۱- سیستم خنک کاری موتور
۱۴۱	۶-۲- وظیفه و کاربرد فن در سیستم خنک کاری موتور
۱۴۳	۶-۳- مدار الکتریکی فن و عملکرد آن
۱۴۵	۶-۴- دستورالعمل پیاده و سوار کردن فن و آزمایش مدار الکتریکی آن
۱۵۱	۶-۵- دستورالعمل سیم کشی مدار الکتریکی فن
۱۵۲	آزمون پایانی (۶)

۱۵۴	واحد کار هفتم : توانایی پیاده و سوار کردن، آزمایش و تعویض قطعات آلترناتور خودروها
۱۵۵	پیش آزمون (۷)
۱۵۶	۱- مغناطیس و الکترومغناطیس
۱۵۷	۲- مولدهای جریان الکتریکی در خودرو
۱۵۸	۳- اصول کار مولدها
۱۶۲	۴- آشنایی با دیود
۱۶۳	۵- یک سوسازی دیود
۱۶۴	۶- مزایای آلترناتور نسبت به دینام
۱۶۴	۷- اصول تولید جریان متناوب و یک سوسازی آن در آلترناتور
۱۶۶	۸- قطعات آلترناتور
۱۶۷	۹- در پوش ها
۱۶۷	۱۰- روتور
۱۶۸	۱۱- استاتور
۱۶۹	۱۲- کلکتور
۱۶۹	۱۳- جاروبک ها
۱۷۰	۱۴- مجموعه دیودها
۱۷۱	۱۵- آفتابات ترانزیستوری
۱۷۱	۱۶- پولی و پروانه
۱۷۱	۱۷- اصول کار آلترناتور
۱۷۲	۱۸- دستورالعمل پیاده و سوار کردن، تفکیک، آزمایش و عیب یابی، تعمیر و جمع کردن قطعات آلترناتور
۱۸۸	۱۹- آفتابات های الکترونیکی (ترانزیستوری)
۱۹۰	۲۰- مراحل کار آفتابات ترانزیستوری
۱۹۱	۲۱- بررسی و آزمایش آفتابات ترانزیستوری
۱۹۳	آزمون پایانی (۷)

۱۹۵	واحد کار هشتم : توانایی پیاده و سوار کردن، آزمایش، تعویض قطعات و سیم کشی مدار راه انداز موتور (استارت) خودروها
۱۹۶	پیش آزمون (۸)
۱۹۸	۱- ساختمان و اصول کار موتور استارت
۲۰۰	۲- ساختمان موتور استارت
۲۰۰	۳- بدنه یا پوسترهای موتور استارت
۲۰۰	۴- بالشتک ها
۲۰۲	۵- آرمیچر

- ۲۰۲ - ۸-۲-۴ - مجموعه‌ی محرك دنده‌ی استارت
 ۲۰۳ - ۸-۲-۵ - کلاچ یک طرفه
 ۲۰۴ - ۸-۲-۶ - درگيری دنده‌ی استارت با فلايويل
 ۲۰۶ - ۸-۲-۷ - درپوش‌ها
 ۲۰۶ - ۸-۲-۸ - زغال يا جاروبك‌ها
 ۲۰۷ - ۸-۲-۹ - اتوماتيك استارت (سولونيد استارت)
 ۲۰۹ - ۸-۴-۴ - دستورالعمل عيب يابي موتور استارت، قبل از پياده کردن آن از روی موتور
 ۲۰۹ - ۸-۴-۱ - استارت موتور را نمي گردازد
 ۲۰۹ - ۸-۴-۲ - درگيری دائم دنده‌ی استارت با دنده فلايويل
 ۲۱۰ - ۸-۴-۳ - استارت موتور را آهسته مي گردازد
 ۲۱۰ - ۸-۴-۵ - دستورالعمل آزمایش افت ولتاژ مدار استارت
 ۲۱۵ - ۸-۴-۶ - دستورالعمل پياده و سوار کردن، تفکيك، بررسی و آزمایش استارت
 ۲۲۶ - ۸-۴-۷ - دستورالعمل سيم کشي مدار الکتریکی سیستم راه انداز خودرو (استارت)
 ۲۲۸ آزمون پایانی (۸)

۲۳۱ منابع و مأخذ

هدف کلی پودمان

شارژ و سرویس و نگهداری باتری، نصب و راه اندازی، عیب یابی و تعمیر و تنظیم بخاری، کولر، آلترناتور و استارتر خودرو

ردیف	عنوان توانایی	شماره توانایی	واحد کار
جمع	نظری	عملی	ساعت
۱۰	توانایی شارژ و سرویس و نگهداری باتری های سرب - اسیدی	۱۳	۱
۱۶	توانایی سیم کشی مدار راه انداز (استارت) خودرو	۱۴	۲
۲۰	توانایی سیم کشی مدار شارژ باتری	۱۵	۳
۱۸	توانایی نصب، سیم کشی و راه اندازی سیستم بخاری و فن سیستم تهویه خودروها	۱۹	۴
۱۰	توانایی نصب و پیاده کردن، سیم کشی مدار و راه اندازی کولر خودرو	۲۰	۵
۸	توانایی پیاده و نصب و سیم کشی مدار الکتریکی سیستم خنک کاری خودروها (فن)	۲۷	۶
۴۰	توانایی پیاده و سوار کردن، آزمایش و تعویض قطعات آلترناتور خودروها	۲۸	۷
۲۴	توانایی پیاده و سوار کردن، استارتر خودرو آزمایش، تعویض قطعات و سیم کشی مدار راه انداز موتور (استارت) خودروها	۲۹	۸
۱۴۶	جمع	۱۱۸	۲۸

واحد کار اول

توانایی شارژ و سرویس و نگهداری باتری‌های سرب – اسیدی

هدف کلی

سرویس و نگهداری و شارژ باتری‌های سرب – اسیدی

هدف‌های رفتاری : فرآگیرنده پس از آموزش این واحد کار قادر خواهد بود :

- ۱- انواع باتری‌های مورد استفاده در خودروها را نام ببرد.
- ۲- ساختمان باتری سرب – اسیدی را توضیح دهد.
- ۳- هیدرومتر و کاربرید آن را توضیح دهد.
- ۴- اصول کار با دستگاه شارژ باتری را توضیح دهد.
- ۵- نکات ایمنی در شارژ باتری را رعایت کند.
- ۶- باتری‌های شارژ شده را، از نظر میزان غلظت الکترولیت و میزان شارژ آن‌ها، کنترل کند.
- ۷- اصول نگهداری باتری‌های شارژ شده را توضیح دهد.

ساعت‌های آموزش		
جمع	عملی	نظری
۱۰	۸	۲

پیشآزمون (۱)

۱- انواع باتری را نام ببرید و وظیفه‌ی باتری را در خودرو

توضیح دهید.




۲- اجزای ساختمان باتری را نام ببرید.



۳- دستگاه نشان‌داده شده در شکل چه نام دارد؟ کاربرد

آن را توضیح دهید.

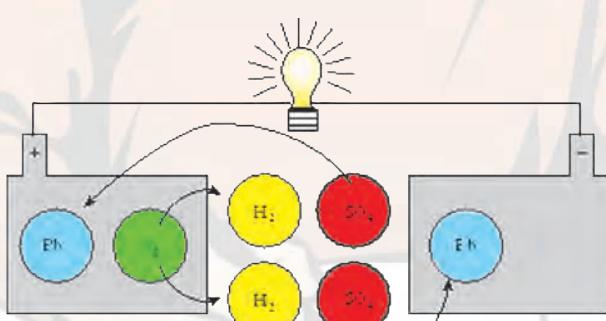

۴- کدام عامل، اتصال مطمئن باتری را از بین می‌برد؟

الف) رقیق‌بودن الکتروولیت

ب) دشارژ‌بودن باتری

ج) سولفات‌هشدن ترمینال‌های باتری

۵- دریافت خود را از شکل رو به رو توضیح دهید.



۶- در شکل مقابل چه کاری صورت می‌گیرد؟ توضیح

دهید.



۷- دریافت خود را از شکل مقابل توضیح دهید.



۸- در شکل رو به رو چه کاری صورت می‌گیرد؟ توضیح

دهید.

۱-۱- آشنایی با باتری‌های مورد استفاده در خودروها

باتری یک ذخیره‌کننده‌ی انرژی است که کاربرد فراوانی دارد و در دونوع شارژپذیر (تر) و غیرقابل شارژ (خشک) طراحی و ساخته می‌شود.

باتری‌های مورد استفاده در خودروها از نوع سرب- اسیدی است و قابلیت شارژشدن را داراست. در شکل ۱-۱ یک نوع باتری سرب- اسیدی استفاده شده در خودروهای سواری دیده می‌شود.


وظایف باتری در خودرو عبارت‌اند از :

- تأمین جریان الکتریکی مورد نیاز سیستم استارت و جرقه؛
- تبدیل انرژی الکتریکی آلترناتور (مولد) به انرژی شیمیایی و ذخیره‌ی آن؛

- تأمین جریان الکتریکی کلیه‌ی مصرف‌کننده‌ها و دستگاه‌های الکتریکی خودرو در وضعیت خاموش‌بودن موتور.



شکل ۱-۱- باتری سرب- اسیدی

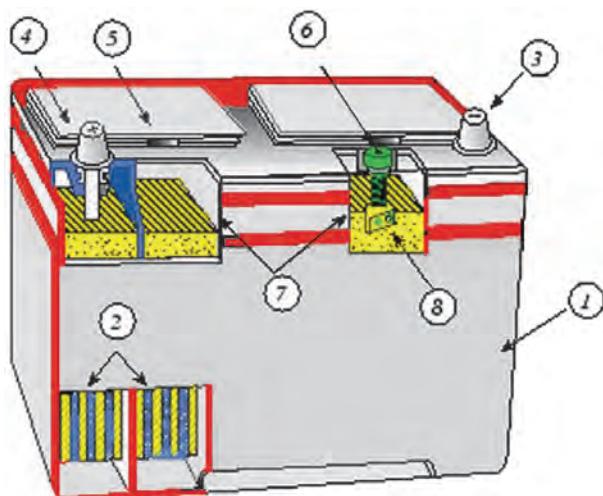

- | | |
|------------------|--|
| ۱- جعبه‌ی باتری | ۲- مجموعه‌ی صفحات مثبت و منفی و عایق |
| ۳- ترمینال منفی | ۴- ترمینال مثبت |
| ۵- هواکش درپوش | ۶- نشان‌دهنده‌ی وضعیت الکترولیت (هیدرومتر) |
| ۷- سطح الکترولیت | ۸- گوی سیزرنگ |

شکل ۱-۲

ساختمان باتری خودرو شامل اجزای زیر است :

- جعبه باتری؛

- صفحات حاوی ماده‌ی فعال و عایق؛

- ترمینال‌های مثبت و منفی؛


- الکترولیت؛

- درپوش خانه‌های باتری؛

- هیدرومتر (در بعضی از باتری‌ها).

در شکل ۱-۲ اشماتیک اجزای به کاررفته در باتری‌های سرب- اسیدی دیده می‌شود.

امروزه جعبه‌ی باتری از پلی‌پروپیلن و یا نوعی از پلاستیک ساخته می‌شود که دارای خانه‌های مجرزا از یک دیگر است. در کف هر خانه برجستگی (بل)‌هایی وجود دارد که برای صفحات باتری تکیه‌گاه محسوب می‌شود. صفحات باتری درون خانه‌ها قرار گرفته است و هر یک از خانه‌های باتری تا سطح تعیین شده

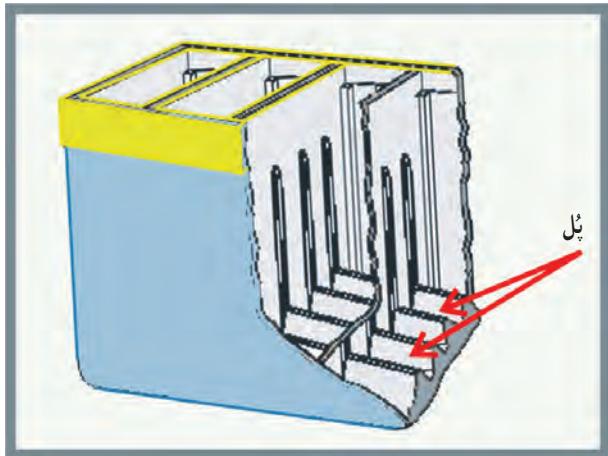

شکل ۱-۳


از الکتروولیت پُر می‌شود. در شکل ۱-۳ تصویر شماتیک برش خورده‌ی جعبه‌ی باتری نشان داده شده است.

روی خانه‌های باتری صفحه‌ای از جنس جعبه‌ی باتری قرار می‌گیرد که در آن سوراخ‌هایی (برای ترمینال‌های مثبت و منفی باتری و محل بازدید و جبران حجم مایع الکتروولیت داخل خانه‌ها) ایجاد شده است. در روی هر کدام از سوراخ‌های باری بازدید دربوشی بسته می‌شود که دارای مجرای کوچکی به منظور خروج گازهای متصل‌شده از واکنش‌های شیمیایی داخل باتری است. در بعضی از باتری‌ها درپوش هر سه خانه به صورت یکجا طراحی و نصب می‌گردد.



شکل ۱-۴—درپوش خانه‌های باتری

در باتری‌هایی که درپوش خانه‌های آن فاقد سوراخ خروج گاز باشد و یک پارچه طراحی شده‌اند، مجرای کوچکی در روی جعبه‌ی باتری برای خروج گازها پیش‌بینی و تعیین می‌شود. در شکل ۱-۴ درپوش خانه‌های یک نوع باتری با فلاش نشان داده شده است.

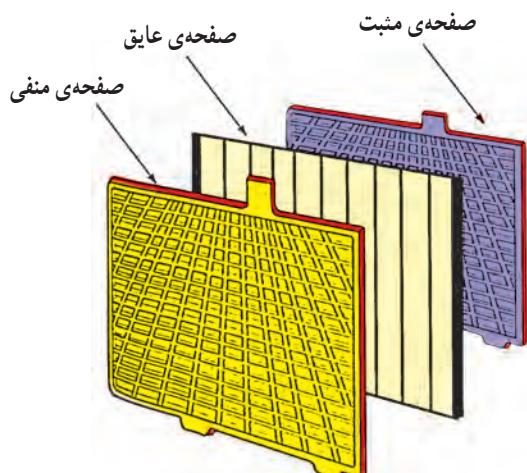

شکل ۱-۵

— صفحات مثبت حاوی پراکسید سرب و صفحات منفی حاوی سرب و عایق، مجموعه صفحات داخل هر خانه‌ی باتری را تشکیل می‌دهند. توری (اسکلت) صفحات منفی و مثبت و بسته‌های اتصال و قطب‌ها (ترمینال‌ها) از آلیاژ سرب و صفحات عایق از نوعی پلاستیک یا الیاف شیشه‌ای ساخته می‌شوند. در شکل ۱-۵ صفحات داخل باتری دیده می‌شود.




شکل ۱-۶

– مقدار ولتاژ هر خانه‌ی باتری ۲ ولت است و خانه‌های باتری به طور سری به هم متصل می‌شوند. بنابراین، یک باتری ۱۲ ولت دارای ۶ خانه است. ظرفیت هر باتری را بر حسب مقدار الکتریسیته‌ی ذخیره شده در باتری و بر حسب آمپرساعت(A.h) تعریف می‌کنند که معمولاً در روی بدنه‌ی باتری درج می‌شود. در شکل ۱-۶ یک نوع باتری مورد استفاده در خودروهای سواری دیده می‌شود که مشخصات آن در روی جعبه‌ی باتری درج شده است.




شکل ۱-۷

نوعی از باتری‌های سرب – اسیدی مورد استفاده در خودروها به باتری‌های بسته (عمری) معروف‌اند. توری‌ها و اتصالات و ترمینال‌های باتری از آلیاژ سرب – کلسیم ساخته شده و مقدار گاز تولید شده در فعل و افعالات شیمیایی این نوع باتری بسیار کم است. هواکش کوچک تعییه شده در باتری افزایش فشار داخل باتری را تنظیم می‌کند. در شکل ۱-۷ یک نوع باتری بسته نشان داده شده است.

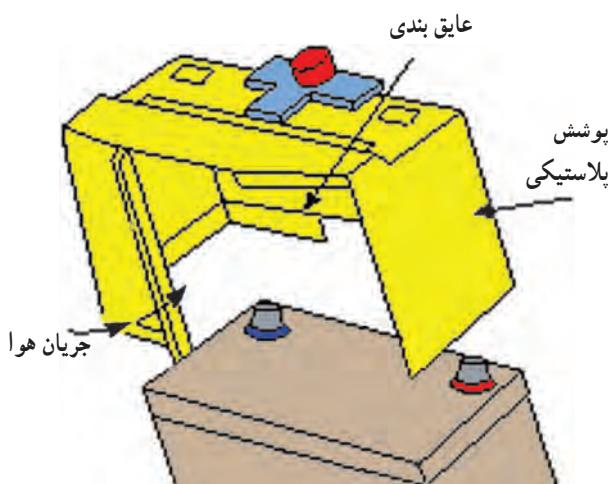

شکل ۱-۸

در خودروهایی که تشعشع حرارتی موتور در آن‌ها زیاد است و محل نصب باتری نزدیک به موتور انتخاب شده، باتری خودرو در معرض حرارت زیادی قرار می‌گیرد و برای کاهش اثر حرارت به باتری، از پوشش پلاستیکی به عنوان سپر حفاظتی در مقابل گرمای موتور استفاده می‌شود. محافظت باتری به گونه‌ای طراحی شده است که عبور جریان هوا از داخل آن به کاهش حرارت مؤثر بر باتری کمک می‌کند. در شکل ۱-۸ پوشش پلاستیکی و نحوه‌ی قرار گرفتن آن در روی باتری به صورت شماتیک نشان داده شده است.

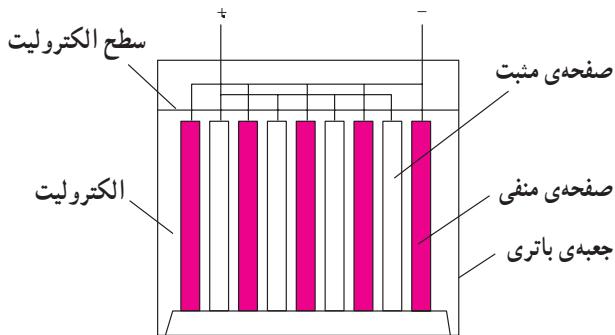

شکل ۱-۹ - شکل شماتیک یک خانه‌ی باتری نیکل - کادمیمی

- باتری قلیایی استفاده شده در خودروها از نوع نیکل - کادمیمی است. در این باتری صفحه‌ی مثبت، هیدروکسید نیکل (NiOH)، صفحه‌ی منفی، کادمیم (cd) و الکترولیت داخل باتری، هیدروکسید پتاسیم (KOH) اند. در فرآیند شارژ باتری حرکت اکسیژن از صفحه‌ی منفی به طرف صفحه‌ی مثبت و در حالت دشارژ حرکت اکسیژن از صفحه‌ی مثبت به صفحه‌ی منفی است. در حالت شارژ کامل صفحه‌ی منفی، کادمیم خالص (اسفنجی) و صفحه‌ی مثبت، هیدروکسید نیکل است. این باتری‌ها را بیش از اندازه نمی‌توان شارژ نمود زیرا وقتی تمام اکسید کادمیم به کادمیم تبدیل شود دیگر واکنشی صورت نمی‌گیرد (شکل ۱-۹).

نوع جدیدی از باتری‌های سرب - اسیدی که در خودروها مورد استفاده قرار گرفته است از نظر ساختمان با باتری‌های سرب - اسیدی معمولی تفاوت دارد. در این نوع باتری‌ها صفحات مثبت و منفی و صفحه‌ی جاذب مابین آن‌ها به دور هم پیچیده شده‌اند و در داخل سلول استوانه‌ای (خانه‌های باتری) قرار داده شده‌اند. ضخامت این صفحات بسیار نازک‌تر از صفحات باتری‌های معمولی است و صفحات جاذب اسفنجی وظیفه‌ی نگهداری محلول الکترولیت را به عهده دارد و در صد خلوص سرب در صفحات باتری حدود ۹۹/۹۹٪ است. در شکل ۱-۱۰ خانه‌های باتری با فلش سبزرنگ، صفحات مثبت و منفی با فلش زرد و آبی رنگ، صفحه‌ی جاذب مابین صفحات مثبت و منفی با فلش قرمز شناس داده شده‌اند.

مزایای باتری‌های سرب - اسیدی جدید نسبت به باتری‌های معمولی عبارت‌اند از :



شکل ۱-۱۰

- سرعت فعل و افعالات شیمیایی بیش‌تر است.

- چگالی الکترولیت افزایش نمی‌یابد.

- مقاومت داخلی باتری کم‌تر است.

- ولتاژ دشارژ باتری ثابت است.


- ارتعاش صفحات ۱۵ برابر کم‌تر است.

- به نگهداری نیاز ندارد.

- عمر آن‌ها دو برابر عمر باتری‌های معمولی است.


– زمان نگهداری باتری سه برابر بیشتر از باتری‌های معمولی است.

در شکل ۱-۱۱ نمودار مقایسه‌ی عمر باتری‌های سرب – اسیدی جدید و معمولی و مورد استفاده‌ی آن‌ها در خودروهای سواری دیده می‌شود.

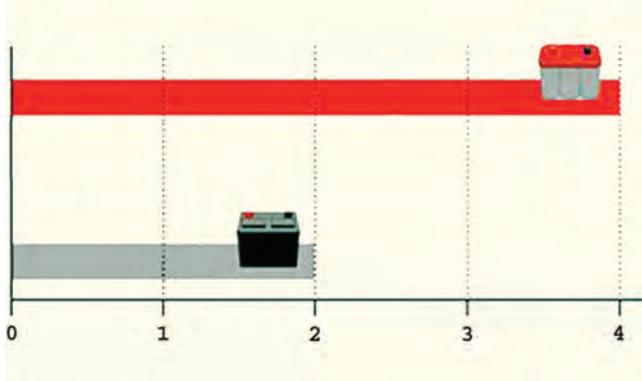


شکل ۱-۱۱

الکترولیت مورد مصرف در باتری‌های سرب – اسیدی مخلوطی از اسید سولفوریک و آب مقطر است. آب مقطر از تقطیر آب طبیعی به دست می‌آید که در حین تقطیر، املاح موجود در آب از آن جدا می‌شود از آب طبیعی (به دلیل داشتن خواص گوناگون ناشی از وجود املاح) نمی‌توان در تهیه‌ی الکترولیت استفاده نمود. آب مقطر در بسته‌بندی‌های مختلفی از نظر حجم آب عرضه می‌شود.

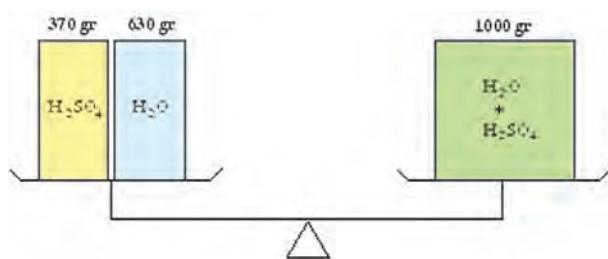

شکل ۱-۱۲

از نظر وزنی ۶۳ درصد وزن الکترولیت را آب مقطر و ۳۷ درصد آن را اسیدسولفوریک تشکیل می‌دهد (شکل ۱-۱۲). از نظر حجمی نیز ۲۷ درصد حجم الکترولیت اسیدسولفوریک و ۷۳ درصد آن آب مقطر است (شکل ۱-۱۳). اسیدسولفوریک خالص بی‌رنگ و دارای وزن مخصوص $\frac{kg}{lit}$ ۲/۶ است.

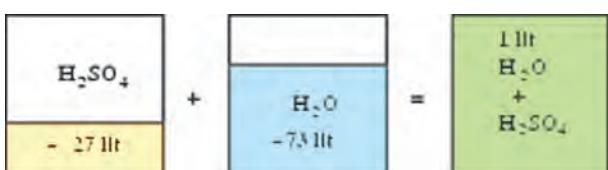

شکل ۱-۱۳



(الف)



(ب)

شکل ۱-۱۴- دو نوع هیدرومتر یا چگالی‌سنج



شکل ۱-۱۵

۱-۲- آشنایی با چگالی‌سنج (هیدرومتر)

برای اندازه‌گیری چگالی مایع الکترولیت از وسیله‌ای به نام چگالی‌سنج یا هیدرومتر استفاده می‌شود. هیدرومترها به شکل‌های مختلفی ساخته و عرضه می‌شوند. در شکل ۱-۱۴ دو نوع هیدرومتر دیده می‌شود. هیدرومترها به اسیدسنج نیز معروف‌اند.

چگالی‌سنج از اجزای زیر تشکیل یافته است.

- گوی لاستیکی : که با فشاردادن آن هوای درون هیدرومتر تخلیه می‌گردد و در برگشت، به سبب اختلاف فشار، مایع الکترولیت به درون هیدرومتر مکیده می‌شود (شکل ۱-۱۴- ب).

- لوله‌ی شبشه‌ای


- لوله‌ی لاستیکی ابتدای هیدرومتر : که در موقع سنجش چگالی مایع الکترولیت در داخل خانه‌ی باتری قرار می‌گیرد.

- کپسول مدرج : این کپسول داخل لوله‌ی شبشه قرار می‌گیرد و در موقع اندازه‌گیری در مایع الکترولیت غوطه‌ور می‌شود. داخل کپسول مدرج مقداری گله‌های ریز (کروی شکل) سربی قرار دارد. دنباله‌ی کپسول مدرج بارنگ‌های مختلفی (معمولًاً در سه رنگ) تقسیم‌بندی و رنگ‌آمیزی می‌شود. در شکل ۱-۱۵ یک نوع کپسول درجه‌بندی و رنگ‌آمیزی شده‌ی مورد استفاده در هیدرومتر نشان داده شده است.

غلظت الکترولیت (چگالی) متناسب با دمای آن تغییر می کند به طوری که با افزایش هر پنج درجه دمای باتری، غلظت الکترولیت حدود ۳٪ درجه کاهش می یابد. با کاهش دما بر غلظت الکترولیت افزوده می شود. همان طور که در جدول ۱-۱ مشاهده می شود غلظت و دمای نقطه ای انجماد الکترولیت با یک دیگر رابطه ای عکس دارند. یعنی با بالارفتن غلظت الکترولیت، دمای نقطه ای انجماد کاهش می یابد. از این رو باید در مناطق سردسیر همواره غلظت (چگالی) الکترولیت را کنترل نمود.


جدول ۱-۱

غلظت اسید	دمای انجماد C
۱/۱۰۰	-۲/۸
۱/۱۶۰	-۱۷/۲
۱/۲۰۰	-۲۷/۳
۱/۲۲۰	-۳۵
۱/۲۶۰	-۵۹/۴
۱/۳۰۰	-۷۰/۵

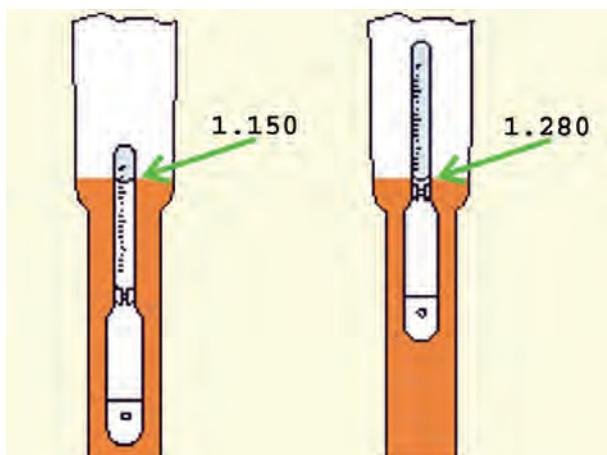

شکل ۱-۱۶

در ساختمان بعضی از هیدرومترها دماسنجد نیز تعییه شده است که با آن می توان درجه ای حرارت مایع الکترولیت داخل خانه های باتری را اندازه گیری نمود. در شکل ۱-۱۶، یک نوع هیدرومتر مجهز به دماسنجد نیز شود. قسمت دماسنجد یا ترمومتر با فلاش زردرنگ مشخص شده است.

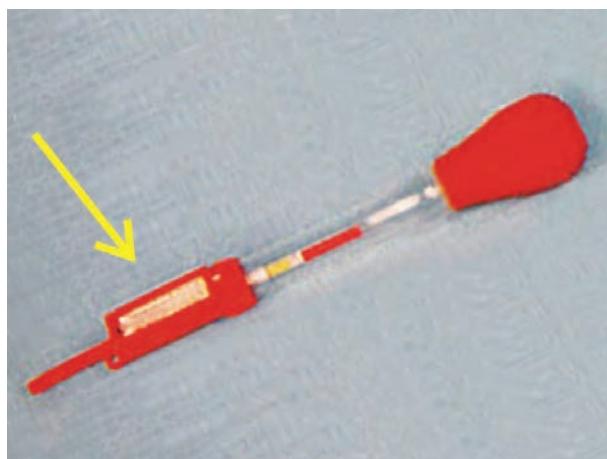


شکل ۱-۱۷

در شکل ۱-۱۷، دو نمونه از وضعیت مایع الکترولیت باتری و طرز عمل کپسول شناور در سنجش میزان چگالی دیده می شود.



شکل ۱-۱۸

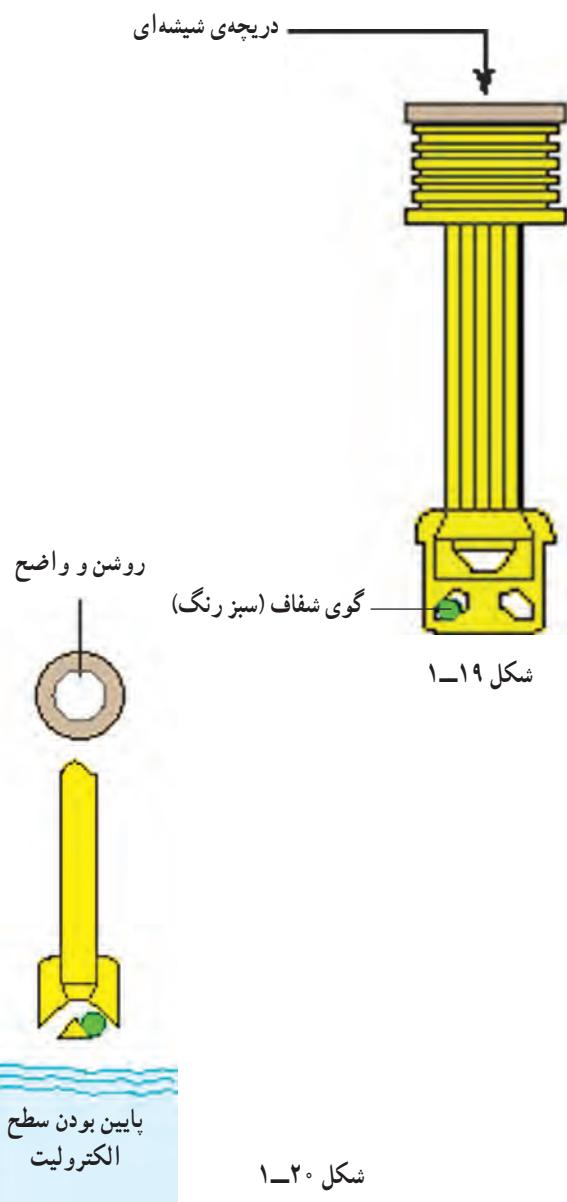

شکل ۱-۲۰

در ساختمان بعضی از باتری‌های سرب - اسیدی هیدرومترهای کوچکی طراحی و نصب شده است که می‌توان وضعیت‌های مختلف شارژ باتری را توسط آن بازدید و کنترل نمود. در شکل ۱-۱۸، دریچه‌ی بازدید هیدرومتر نصب شده در صفحه‌ی روی قاب باتری با فلش آبی رنگ نشان داده شده است.


توجه:

- هنگام بررسی وضعیت شارژ باتری و کنترل الکتروولیت داخل آن از تمیز بودن دریچه‌ی بازدید و قاب روی باتری اطمینان حاصل کنید.
- بازدید چشمی دریچه را در زمان بسیار کوتاهی انجام دهید و از تماس با آن پرهیز کنید.


طول بدنی هیدرومترهای طراحی شده است که در حالت عادی و زمانی که سطح الکتروولیت داخل باتری در حد مجاز باشد داخل مایع الکتروولیت قرار می‌گیرد و گوی داخل آن درون مایع الکتروولیت غوطه‌ور می‌ماند. گوی شفاف بر مبنای میزان چگالی الکتروولیت (در وضعیت‌های متفاوتی نسبت به امتداد دریچه‌ی بازدید) قرار می‌گیرد. در شکل ۱-۱۹ ساختمان هیدرومتر به صورت شماتیک نشان داده شده است.

وضوح و روشن بودن دریچه هنگام بازدید، نشان‌دهنده‌ی پایین بودن سطح الکتروولیت از حد مجاز است. در شکل ۱-۲۰ وضعیت قرار داشتن گوی داخل هیدرومتر به صورت شماتیک نشان داده شده است.

در صورتی که تصویر مشاهده شده در دریچه‌ی شیشه‌ای نیز باشد، با تری نیمه‌شارژ است ولی در وضعیت زیر ۶۵٪ از حالت شارژ کامل قرار دارد (شکل ۱-۲۱-الف).

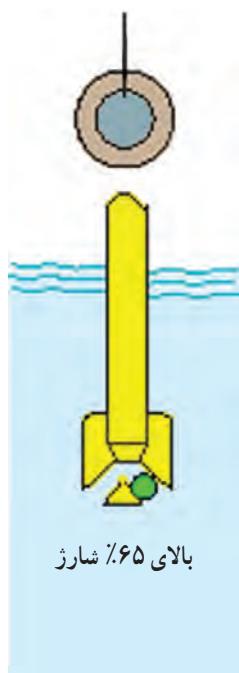

شکل ۱-۲۱-الف

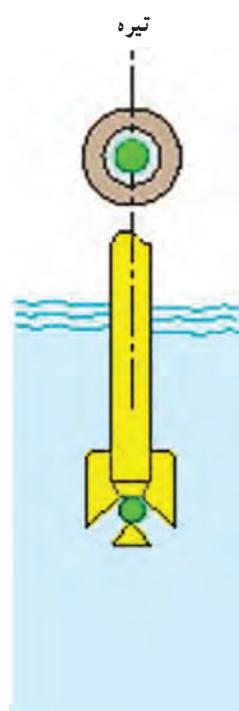

اگر تصویر در دریچه‌ی شیشه‌ای به صورت نقطه‌ی سبز رنگ مشاهده شود، با تری در وضعیت بالای ۶۵٪ از حالت شارژ کامل قرار گرفته است (شکل ۱-۲۱-ب).

شکل ۱-۲۱-ب

خودآزمایی

دربیچه‌ی بازدید شیشه‌ای مربوط به هیدرومتر باتری خودرویی در شکل ۱-۲۲ با فلش زردرنگ نشان داده شده است که اثر انکلاس رنگ گوی داخلی هیدرومتر به رنگ سبز در آن دیده می‌شود. با توجه به عملکرد این نوع هیدرومتر، پاسخ دهید باتری این خودرو در کدام وضعیت از شارژ قرار دارد؟



شکل ۱-۲۲

زمان : ۵٪ ساعت



شکل ۱-۲۳ - هیدرومتر (اسیدستنج)

۱-۳ - دستورالعمل استفاده از هیدرومتر برای

اندازه‌گیری چگالی یا غلظت مایع الکتروولیت

وسایل و مواد لازم: (شکل ۱-۲۳)

- هیدرومتر

- باتری

- آب مقطر

نکات ایمنی

- چون مایع الکتروولیت باتری خوردگی ایجاد می‌کند، در موقع استفاده از هیدرومتر احتیاط لازم را به عمل آورید.

- از اتصال صحیح میله‌ای که نگهدارنده‌ی در موتور است، اطمینان حاصل کنید.

برای اندازه‌گیری چگالی (غلظت) باتری روی خودرو به ترتیب زیرآدام کنید.

- در موتور خودرو را بالا بزنید.

- درپوش خانه‌های باتری را باز کنید.

- گوی لاستیکی هیدرومتر را فشار دهید تا هوای درون آن تخلیه شود.

- لوله‌ی رابط لاستیکی هیدرومتر را وارد خانه‌ی باتری کنید، به طوری که داخل مایع الکتروولیت قرار گیرد.

- فشار واردشده به گوی پلاستیکی را به آرامی و به تدریج کم کنید. با کاهش فشار و در اثر خلا ایجاد شده در داخل گوی

لاستیکی، مایع الکترولیت به درون محفظه‌ی شیشه‌ای وارد می‌شود.


– هیدرومتر را در حالت عمود بر سطح باتری نگه دارید و در امتداد سطح مایع داخل آن، عدد درج شده در روی شیشه‌ی هیدرومتر را به خاطر بسپارید.

– چگالی مایع الکترولیت خانه‌های دیگر باتری را نیز به همین ترتیب اندازه‌گیری و یادداشت کنید.

– مقادیر اندازه‌گیری شده را مقایسه کنید و وضعیت شارژ هریک از خانه‌های باتری را بررسی نمایید. در شکل ۱-۲۴ اندازه‌گیری غلظت الکترولیت باتری دیده می‌شود.



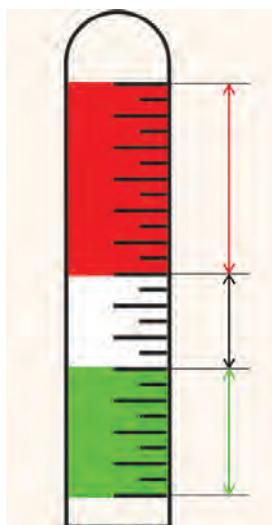شکل ۱-۲۴—مورد استفاده‌ی هیدرومتر برای اندازه‌گیری غلظت چگالی مایع الکترولیت باتری



کپسول مدرج هیدرومتر معمولاً با سه رنگ سبز، سفید و قرمز نیز درجه‌بندی می‌شود. ضمناً محدوده‌ی رنگ سبز درجه‌ی شارژ هر کدام از خانه باتری را نشان می‌دهد. قسمت سفید رنگ وضعیت نیمه‌شارژ و محدوده‌ی رنگ قرمز حدود دشارژ بودن باتری را مشخص می‌کند. در شکل ۱-۲۵ ۱ تقسیم‌بندی کپسول مدرج شناور، هیدرومتر با شاخص رنگ‌ها نشان داده شده است.


شکل ۱-۲۵—محدوده‌ی شارژ باتری با استفاده از رنگ‌ها



شکل ۱-۲۶—علامت‌های سطح مجاز حداقل و حداکثر الکترولیت در روی جعبه‌ی باتری



شکل ۱-۲۷—پرکردن خانه‌های باتری نو با الکترولیت

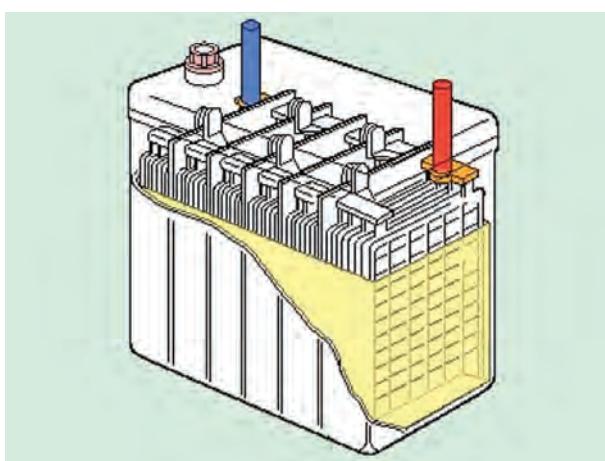

شکل ۱-۲۸—کاهش سطح الکترولیت درون خانه‌های باتری

۱-۴—اصول پر کردن باتری از مایع الکترولیت

باتری‌های سرب – اسیدی مورد استفاده در خودروها خالی از الکترولیت به بازار عرضه می‌شود. این شرایط امکان سهولت حمل و نقل و ابار کردن باتری را فراهم می‌کند. این نوع باتری‌ها در موقع استفاده، تا سطح مجاز تعیین شده توسط کارخانه سازنده، که عموماً به صورت دو خط حداقل و حداکثر (شکل ۱-۲۶) در روی جعبه‌ی باتری به صورت بر جسته و یا حک شده مشخص می‌شود، از مایع الکترولیت پر می‌کنند.

برای پرکردن خانه‌های باتری نو از الکترولیت (مخلوط آب و اسید) درجه شده ۱۲۵° استفاده می‌شود. الکترولیت را، با رعایت نکات ایمنی کار به وسیله‌ی قیف یا ظرف مخصوص نشان داده شده در شکل ۱-۲۷، به درون خانه‌های باتری می‌ریزند. سطح الکترولیت باید صفحات را بپوشاند. مقدار الکترولیت بیشتر از حد Max را می‌توان به وسیله‌ی هیدرومتر از خانه‌های باتری خارج نمود با توجه به این که صفحات باتری مقداری از الکترولیت را جذب می‌کنند لازم است پس از پرکردن باتری و قراردادن آن در مدار الکتریکی خودرو، سطح الکترولیت را مجدداً کنترل نمود. در صورتی که روی جعبه‌ی باتری سطح حداقل و حداکثر Max-Min الکترولیت علامت‌گذاری نشده باشد، مناسب‌ترین سطح مقدار الکترولیت برای باتری حدود یک سانتی‌متری بالای صفحات خانه‌ی باتری در نظر گرفته می‌شود. در طول مدت کار باتری، به علت تبخیر سطحی و عمل الکترولیز (هنگام شارژ و دشارژ)، از حجم مایع الکترولیت درون باتری کاسته می‌شود. لذا باید در فواصل معینی از کار باتری، میزان سطح مایع الکترولیت بررسی شود و در صورت کاهش حجم، نسبت به جبران آن اقدام گردد. در چنین شرایطی با اضافه نمودن آب مقطر به خانه‌های باتری، سطح مایع الکترولیت را به حد مجاز می‌رسانند. در شکل ۱-۲۸، کاهش حجم مایع الکترولیت درون خانه‌های باتری و بیرون‌بودن صفحات از الکترولیت، به صورت شماتیک، نشان داده شده است.



شکل ۱-۲۹

نکات ایمنی

- در حین کار با باتری خودرو از دستکش ایمنی استفاده کنید.

- پس از استفاده از مایع الکترولیت، از بسته بودن در ظرف آن اطمینان حاصل کنید و ظرف محتوی الکترولیت را در محل مناسبی، که به همین منظور پیش‌بینی کرده‌اید، قرار دهید و از آن حفاظت کنید.

- از عینک محافظت (ایمنی) استفاده کنید و در صورت تماس پوست با مایع الکترولیت، سریعاً محل آغشته شده را با آب بشویید (شکل ۱-۲۹).


۵-۱- کنترل سطح مایع الکترولیت باتری

همان‌طور که ذکر شد، در جریان کار باتری از حجم الکترولیت کاسته می‌شود. کاهش حجم الکترولیت (به دلیل واکنش‌های شیمیایی هنگام شارژ و دشارژ باتری) موجب می‌شود آب موجود در الکترولیت به صورت بخار (گاز) از محیط خارج شود. بنابراین، لازم است به صورت دوره‌ای و در فاصله‌ی زمانی معینی، سطح الکترولیت داخل خانه‌های باتری را کنترل نمود.

برای کنترل سطح مایع الکترولیت خانه‌ها ابتدا در خانه‌های باتری را باز کنید. سپس، حجم مایع داخل هریک از آن‌ها را بازدید نمایید. در صورتی که تشخیص سطح مایع الکترولیت نسبت به علامت روی جعبه باتری امکان‌پذیر نباشد، با استفاده از چراغ سیار، سطح الکترولیت هر خانه را نسبت به صفحات باتری مقایسه کنید. در صورتی که سطح مایع الکترولیت پایین‌تر از صفحات باتری باشد کمبود آن را با اضافه نمودن آب مقطر تا ارتفاع ۱۰ میلی‌متر بالاتر از صفحات باتری جبران کنید. شکل ۱-۳۰، فلش‌های زرد رنگ در خانه‌های باتری را پس از باز کردن آن‌ها و فلش‌های قرمز رنگ در پوش خانه‌ها را، قبل از بازنمودن آن‌ها، نشان می‌دهد.

کنترل نشدن سطح الکترولیت و جبران کاهش آن اشکالات، زیر را به وجود می‌آورد :

- افزایش غلظت الکترولیت

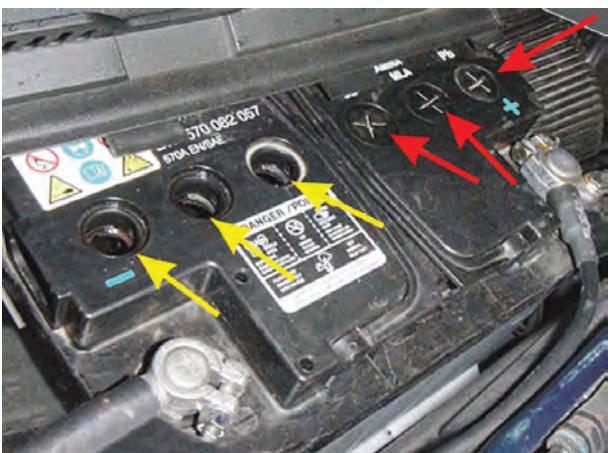

شکل ۱-۳۰

- افزایش مقاومت داخلی باتری

- تخریب صفحات

- اختلال در تبدیل انرژی در حالت دشارژ و شارژ باتری

در شکل ۱-۳۱، ریزش مواد فعال صفحه‌ی یک‌نوع باتری

دیده می‌شود.




شکل ۱-۳۱



شکل ۱-۳۲

- الکترولیت باتری در اثر حرارت و گرمای افزایش حجم پیدا می‌کند. لذا در صورتی که خانه‌های باتری، بیشتر از حد مجاز، از الکترولیت پر شده باشد، مقدار مایع سرریزشده از خانه‌های باتری (در اثر عبور جریان هوای ایجاد شده به وسیله‌ی بروانه‌ی سیستم خنک‌کاری) در محیط پخش می‌شود و در کابل یا در سیم‌های موجود در مسیر بسته‌های نگهدارنده باتری، بدنی خودرو و خوردگی ایجاد می‌کند. در شکل ۱-۳۲، ایجاد خوردگی در بدنی خودرو (محل قرارگرفتن باتری) بر اثر سرریزشدن مایع الکترولیت می‌شود.

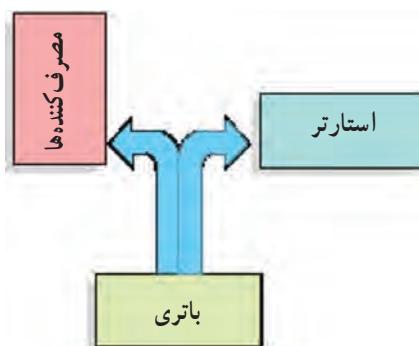


شکل ۱-۳۳


۶-۱- شارژ باتری‌های سرب - اسیدی

وظیفه باتری در خودروها ذخیره‌ی انرژی الکتریکی و تأمین نیازهای سیستم برقی موجود می‌باشد.

در موقع خاموش بودن موتور و در حالت استارت زدن تأمین انرژی الکتریکی مورد نیاز در خودرو به عهده باتری است. در این حالت باتری تخلیه (دشارژ) می‌شود (شکل ۱-۳۳).

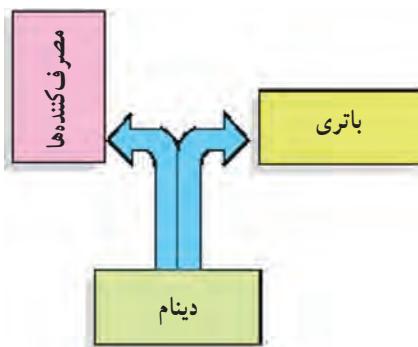

شکل ۱-۳۴

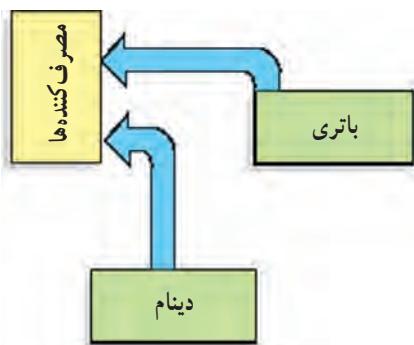


شکل ۱-۳۵

در زمان روشن بودن موتور، اضافه تولید دینام یا آلترناتور برای پر شدن (شارژ) باتری مصرف می شود (شکل ۱-۳۴). ولی در صورتی که کل مصرف الکتریکی خودرو از انرژی الکتریکی تولید شده دینام یا آلترناتور کمتر باشد، در این حالت نیز باتری برحسب شدت جریان مصرفی، حالی (دشارژ) می شود (شکل ۱-۳۵). عمل شارژ و دشارژ در باتری در اثر واکنش های شیمیایی صورت می گیرد.


واکنش های انجام یافته در باتری های سرب - اسیدی برگشت پذیرند. توضیح این که در این نوع باتری ها انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی (در زمان دشارژ یا تخلیه باتری) و انرژی الکتریکی به انرژی شیمیایی (در زمان شارژ یا پر شدن باتری)، تبدیل می شود. در یک باتری سرب - اسیدی کاملاً شارژ، صفحات مثبت از پراکسید سرب (PbO_2) و صفحات منفی از سرب اسفنجی (Pb) و الکترولیت داخل باتری از اسیدسولفوریک رقیق شده ($H_2SO_4 + H_2O$) تشکیل یافته است.

در جدول ۱-۲، فعل و افعال شیمیایی باتری در حالت های شارژ و دشارژ دیده می شود.

جدول ۱-۲

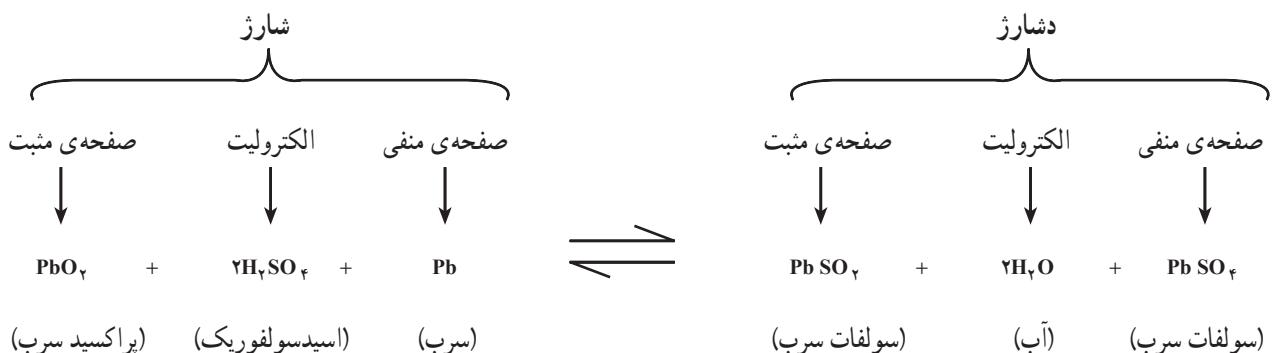


دینام یا الترناتور

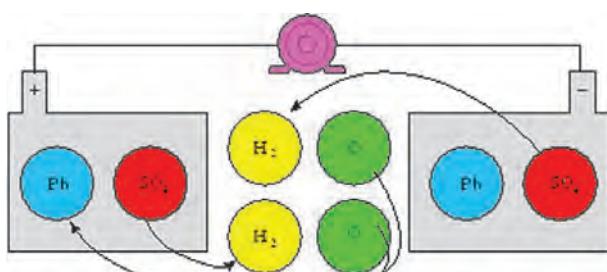


شکل ۱-۳۶

- شکل ۱-۳۶ واکنش شیمیایی داخل باتری را در چرخه‌ی (سیکل) پر شدن (شارژ) نشان می‌دهد.

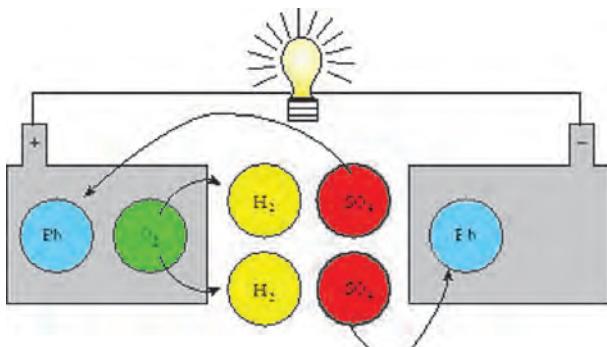

شکل ۱-۳۷

- شکل ۱-۳۷ واکنش شیمیایی داخل باتری را در چرخه‌ی (سیکل) خالی شدن (دشارژ) نشان می‌دهد.

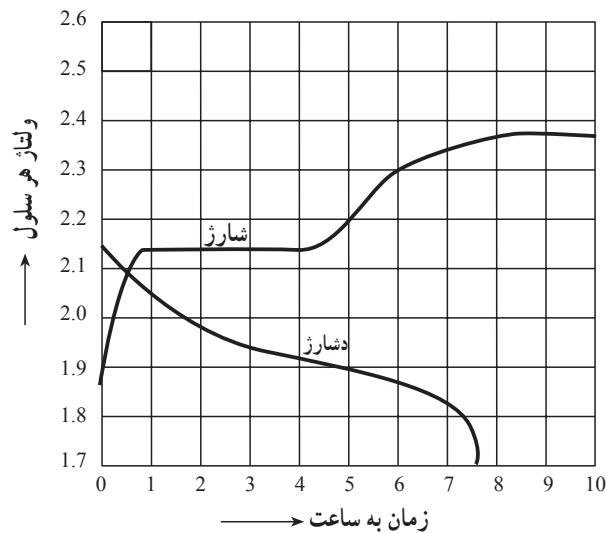

شکل ۱-۳۸

- دیاگرام شکل ۱-۳۸ منحنی ولتاژ یک باتری سرب - اسیدی را در حالت‌های شارژ و دشارژ نشان می‌دهد.
اگر در سیستم شارژ عیب و نقصی باشد، باعث تخلیه‌ی باتری خودرو می‌شود. در این حالت انرژی الکتریکی مورد نیاز مصرف کننده‌های خودرو به وسیله‌ی باتری تأمین می‌گردد و از ظرفیت تخلیه یا دشارژ باتری کاسته می‌شود. ناتوانایی باتری برای تأمین شدت جریان (آمپر) مورد نیاز استارتر (برای راهاندازی موتور)، از نتایج کاهش ظرفیت باتری است. در این وضعیت بیشترین حجم مایع الکترولیت باتری را آب (H_2O) تشکیل می‌دهد و لازم است باتری شارژ شود. به این منظور باید باتری را از روی خودرو پیاده کرد و جهت شارژ آن با دستگاه اقدام نمود.

زمان : ۱ ساعت

۷-۱- دستورالعمل پیاده و سوار کردن باتری خوردو

وسایل لازم
- جعبه‌ابزار



شکل ۱-۳۹

نکته‌ی اینمی:

پس از باز کردن در موتور از اتصال صحیح میله‌ی نگه دارنده‌ی آن اطمینان حاصل کنید.

برای پیاده کردن باتری خودرو، به ترتیب زیر اقدام کنید:

- کابل منفی (اتصال بدنه) باتری به وسیله‌ی پیچ ولت فلزی به ترمینال منفی آن متصل شده است. با استفاده از آچار بکس پیچ اتصال بست کابل به ترمینال باتری را باز کنید و سپس کابل منفی را از باتری جدا کنید. در شکل ۱-۳۹، باز کردن کابل ترمینال منفی باتری دیده می‌شود.



شکل ۱-۴۰

- کابل مثبت باتری نیز به وسیله‌ی پیچ و بست فلزی به ترمینال مثبت باتری متصل شده است. پیچ نگه دارنده‌ی بست باتری را با استفاده از آچار بکس باز کنید و کابل مثبت را از باتری خودرو جدا سازید. در شکل ۱-۴۰، باز کردن پیچ بست کابل مثبت باتری نشان داده شده است.



شکل ۱-۴۱

- جعبه‌ی باتری توسط بست‌های مخصوص در روی بدنه‌ی خودرو ثابت نگه داشته می‌شود و معمولاً از اتصال پیچ و مهره‌ی متصل نمودن آن‌ها به یکدیگر استفاده می‌شود. به وسیله‌ی آچار بکس و یا آچار رینگی مهره‌های ثابت کننده‌ی اجزای بست نگه دارنده‌ی باتری را باز کنید. در شکل ۱-۴۱، باز کردن مهره‌ی بست فلزی روی جعبه‌ی باتری به وسیله‌ی آچار بکس نشان داده شده است.




شکل ۱-۴۲

– پس از باز کردن دو عدد مهره‌ی اتصال اجزای بست فلزی آن‌ها را از یکدیگر جدا کنید و در محل مناسبی قرار دهید.
شکل ۱-۴۲، جدا کردن بست از اتصال میله‌ی نگهدارنده‌ی باتری را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۴۳

– پس از آزاد کردن اتصالات، نگهدارنده‌ی باتری آن را از محل خودرو در روی بدنه‌ی خودرو خارج کنید. در طراحی قاب (جعبه‌ی باتری) بسیاری از باتری‌های مورد استفاده در خودرو، دستگیره‌ی حمل و نقل، که امکان جایه جایی آسان باتری را فراهم می‌سازد، پیش‌بینی و نصب شده است. در شکل ۱-۴۳، خارج نمودن باتری با استفاده از دستگیره‌ی حمل و نقل آن دیده می‌شود.

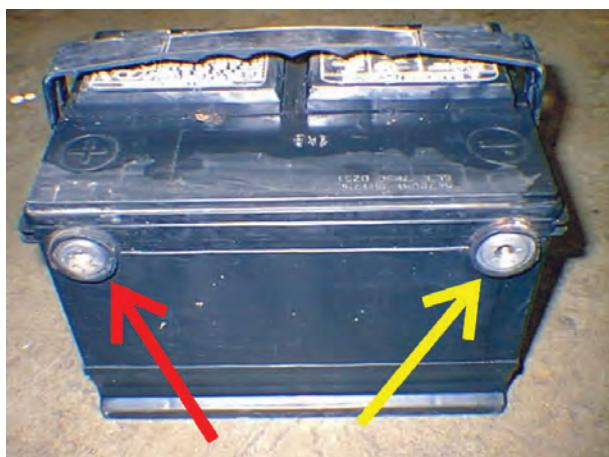

شکل ۱-۴۴

– باتری را در محل مناسبی قرار دهید و از آن مراقبت کنید. شکل ۱-۴۴، باتری خودرو را، پس از پیاده کردن آن، نشان می‌دهد. محل اتصال کابل مثبت باتری با فلش قرمز رنگ و کابل اتصال بدنه‌ی آن (منفی) با فلش زردرنگ مشخص شده است.

– مراحل سوار کردن باتری عکس مراحل پیاده کردن آن است.

۱-۸- دستگاه شارژ باتری



شکل ۱-۴۵

دستگاه شارژ باتری یک مبدل جریان متناوب به جریان مستقیم است که برای شارژ نمودن باتری خودرو به کار گرفته می‌شود. دستگاه‌های شارژ باتری بر حسب ولتاژ و آمپر خروجی دستگاه با یکدیگر متفاوت‌اند. و در دو نوع ثابت و قابل حمل (پرتابل) طراحی و ساخته می‌شوند. تفاوت دیگر دستگاه‌های شارژ باتری از نظر نوع کاربرد آن‌هاست و در انواع زیر تقسیم‌بندی می‌شوند:

– دستگاه شارژ تند

– دستگاه شارژ کُند

در شکل ۱-۴۵، دو نوع دستگاه شارژ ثابت و قابل حمل

نشان داده شده است.

۱-۸-۱- اجزای دستگاه شارژ

– ترانس یا مبدل ولتاژ: ولتاژ خروجی دستگاه را تأمین

می‌کند.

– مجموعه‌ی رکتیفایر: جریان ولتاژ AC را به DC

تبديل می‌کند.

– ولت‌متر AC: ولتاژ ورودی دستگاه را نشان می‌دهد

(بعضی از دستگاه‌های شارژ باتری دارای یک ولت‌متر DC هم هستند که ولتاژ خروجی دستگاه را نشان می‌دهد).

– ولوم (سلکتور) تنظیم ولتاژ خروجی: مقدار ولتاژ

خروجی دستگاه را بر حسب نوع باتری تنظیم می‌کند.

– ولوم (سلکتور) تنظیم شدت جریان خروجی: مقدار

شدت جریان خروجی دستگاه را برای شارژ باتری تنظیم می‌کند.

– آمپر‌متر DC شدت جریان خروجی دستگاه را نشان


می‌دهد.

– کلید روشن و خاموش: برای راه‌اندازی و خاموش

کردن دستگاه به کار گرفته است.

– فیوز: دستگاه شارژ را در مقابل تغییرات زیاد ولتاژ و

شدت جریان ورودی حفاظت می‌کند. در شکل ۱-۴۶ اجزای دستگاه شارژ به صورت شماتیک نشان داده شده است.

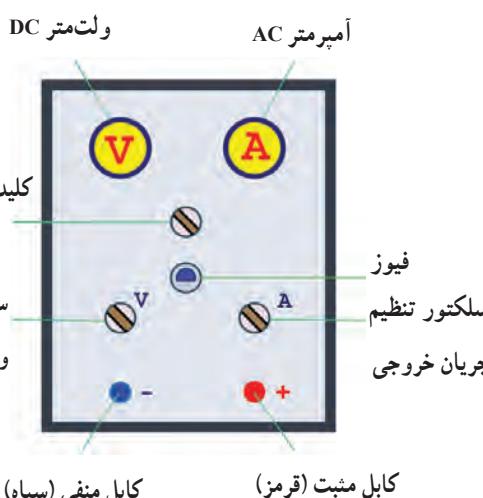

شکل ۱-۴۶- اجزای دستگاه شارژ باتری

۹-۱- روش های بستن باتری به دستگاه شارژ کُند

- باتری ها را می توان به دو روش به دستگاه شارژ کُند

متصل نمود :

- اتصال سری: در روش اتصال سری ترمینال مثبت


دستگاه به ترمینال مثبت اولین باتری، ترمینال منفی اولین باتری به ترمینال مثبت دومین باتری و ترمینال منفی باتری دومی به ترمینال

مثبت باتری بعدی و ... وصل می گردد و ترمینال منفی آخرین

باتری به ترمینال منفی دستگاه شارژ متصل می شود. در شکل

۱-۴۷، اتصال سری سه عدد باتری، به صورت شماتیک، نشان

داده شده است.

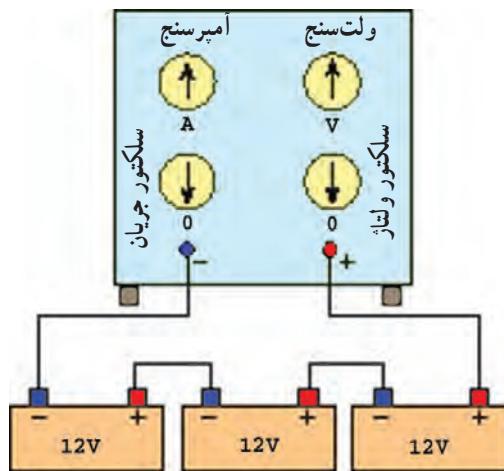


شکل ۱-۴۷- روش اتصال سری

- اتصال موازی: در روش اتصال موازی ترمینال های

مثبت باتری ها به طور مشترک به ترمینال مثبت دستگاه شارژ و ترمینال های منفی باتری ها نیز به ترمینال منفی دستگاه شارژ متصل

می شود. در شکل ۱-۴۸، اتصال موازی سه عدد باتری، به صورت شماتیک، نشان داده شده است.

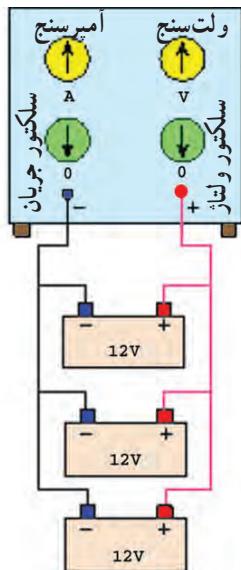

شکل ۱-۴۸- روش اتصال موازی

۱-۱۰. دستورالعمل شارژ باتری به روش سری

وسایل لازم:

- دستگاه شارژ باتری (شکل ۱-۴۹)

- کابل‌های اتصال


- باتری

نکات ایمنی

- از شارژ باتری تا زمانی که به سیم‌کشی خودرو متصل است خودداری کنید.



شکل ۱-۴۹

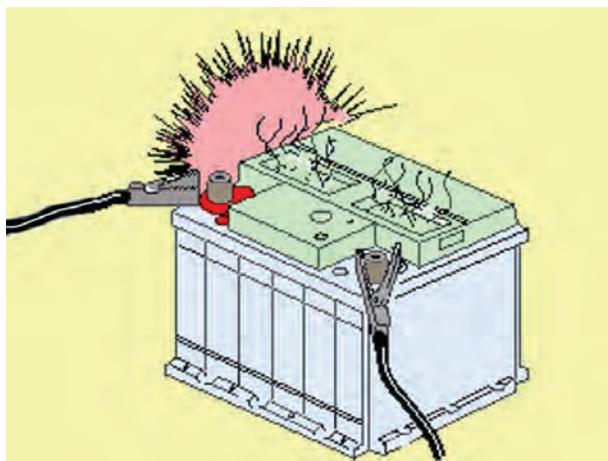

شکل ۱-۵۰

- گازهایی که هنگام شارژ شدن باتری از درون خانه‌ها متصاعد می‌شود یونیزه و آتش‌گیر است. لذا از ایجاد شعله و جرقه در مجاورت باتری خودداری نمایید (شکل ۱-۵۰) و قبل از جدا کردن اتصال باتری از دستگاه شارژ، دستگاه را خاموش کنید.

- اتاق شارژ باید به سیستم تهویه مجهز باشد. لذا، در هنگام شارژ باتری، سیستم تهویه را روشن کنید. در صورتی که اتاق شارژ فاقد امکانات تهویه باشد با باز کردن در و پنجره‌ی اتاق جریان هوای برقرار کنید.


برای شارژ کردن باتری‌ها، به ترتیب زیر اقدام کنید:

- درپوش خانه‌های تمامی باتری‌ها را باز کنید.



شکل ۱-۵۱

- میزان الکتروولیت خانه‌های هر کدام از باتری‌ها را بازدید کنید و در صورتی که سطح مایع الکتروولیت در خانه‌های باتری از حدّ مجاز کم‌تر باشد با افزودن آب مقطر، کاهش حجم الکتروولیت را جبران کنید. در شکل ۱-۵۱، افزودن آب مقطر به خانه‌های باتری دیده می‌شود.

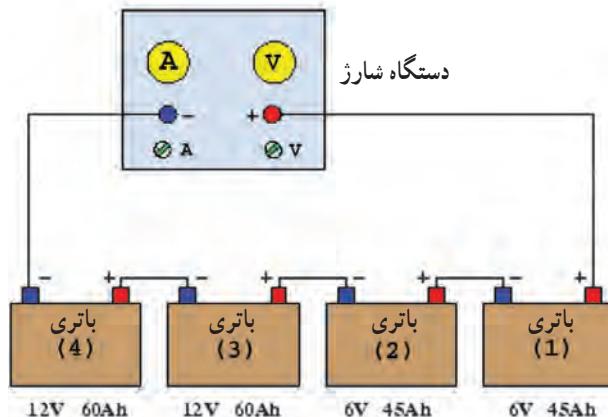

شکل ۱-۵۲ - نحوه اتصال باتری‌ها به دستگاه شارژ

$$12 + 12 + 6 + 6 = 36$$

$$36 \div 6 = 6$$

- کابل مثبت دستگاه شارژ را به قطب مثبت باتری (۱) و قطب منفی باتری (۱) را به قطب مثبت باتری (۲) و قطب منفی باتری (۲) را به قطب مثبت باتری (۳) و قطب منفی باتری (۳) را به قطب مثبت باتری (۴) و قطب منفی باتری (۴) را به کابل منفی دستگاه شارژ وصل کنید.

در شکل شماتیک ۱-۵۲، نحوه اتصال باتری‌ها به یکدیگر و قرار گرفتن آن‌ها در مدار دستگاه شارژ دیده می‌شود.

- ولتاژ باتری‌ها را با هم جمع کنید.

- حاصل جمع ولتاژ باتری‌ها را بر عدد ۶ (ولتاژ اسمی هر یک از شماره‌های سلکتور تنظیم ولتاژ دستگاه شارژ) تقسیم کنید.

- ولوم (سلکتور) تنظیم ولتاژ را روی عدد ۶ قرار دهید.

- دستگاه شارژ را روشن کنید.

- عدد ظرفیت یکی از باتری‌ها را (ترجیحاً کم‌ترین عدد ظرفیت) انتخاب و آن را محاسبه کنید (آمپر مناسب برای شارژ باتری معادل ۱° عدد ظرفیت آن است).

عدد ۴/۵ را به ۲/۵ (شدت جریان اسمی هر یک از شماره‌های سلکتور تنظیم شدت جریان دستگاه) تقسیم کنید.



شكل ۱-۵۳—کنترل غلظت الکترولیت

— ولوم (سلکتور) تنظیم شدت جریان دستگاه شارژ را روی عدد ۲ قرار دهید. در این حالت آمپر متر باید عدد 5^A را نشان دهد.

— زمان شارژ باتری های شماره های ۱ و ۲ برابر با ۹ ساعت است. لذا، باید پس از پایان زمان شارژ آن ها را از مدار خارج کنید و دستگاه را برای ادامه شارژ باتری های شماره های ۳ و ۴ مجدداً تنظیم کنید.

— در طول زمان شارژ، غلظت الکترولیت باتری افزایش می یابد و لازم است با هیدرومتر کنترل شود. لذا، برای تشخیص شارژ شدن باتری ها آن ها را کنترل کنید. در شکل ۱-۵۳، کنترل غلظت الکترولیت باتری به وسیله هیدرومتر دیده می شود.

* جوشیدن یک نواخت الکترولیت خانه های باتری و ثابت ماندن غلظت باتری نشانه ای آن است که باتری شارژ شده است.

— پس از اتمام شارژ دستگاه را خاموش کنید.

زمان : ۱/۵ ساعت

۱۱-۱—دستور العمل شارژ باتری به روش موازی وسایل لازم:



شكل ۱-۵۴


برای شارژ کردن باتری ها، به ترتیب زیر اقدام کنید :

— در پوش خانه های باتری ها را باز کنید.
در شکل ۱-۵۴، محل نصب در پوش های باتری و باز کردن آن ها دیده می شود.

— سطح الکترولیت درون خانه های باتری ها را بررسی و کنترل نمایید و در صورت نیاز کمبود الکترولیت خانه های باتری ها را با افزودن آب مقطر جبران کنید.

— قطب منفی همه های باتری ها را به وسیله هی سیم رابط به هم وصل کنید.

— قطب مثبت باتری ها را نیز با استفاده از سیم رابط دیگری به یکدیگر وصل کنید.

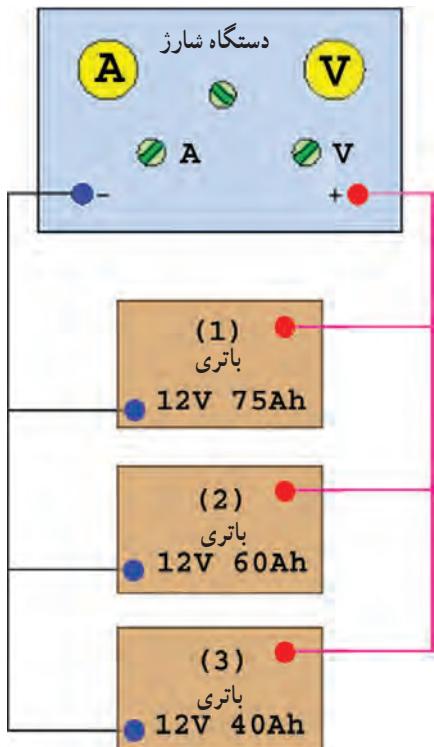

شکل ۱-۵۵-الف - نحوه اتصال باتری‌ها به دستگاه شارژ

- کابل مثبت دستگاه شارژ را به سیم مشترک ترمینال‌های منفی وصل کنید.


- کابل منفی دستگاه شارژ را نیز به سیم مشترک متصل شده به ترمینال‌های مثبت باتری‌ها وصل کنید.

در شکل ۱-۵۵-الف، اتاق شارژ و نحوه اتصال باتری‌ها به دستگاه شارژ باتری، به صورت شماتیک، نشان داده شده است.

توجه:

قبل از راه اندازی دستگاه شارژ، صحبت اتصال باتری‌ها در مدار شارژ، مجدداً کنترل کنید.

- سیستم تهویه اتاق شارژ را فعال کنید.

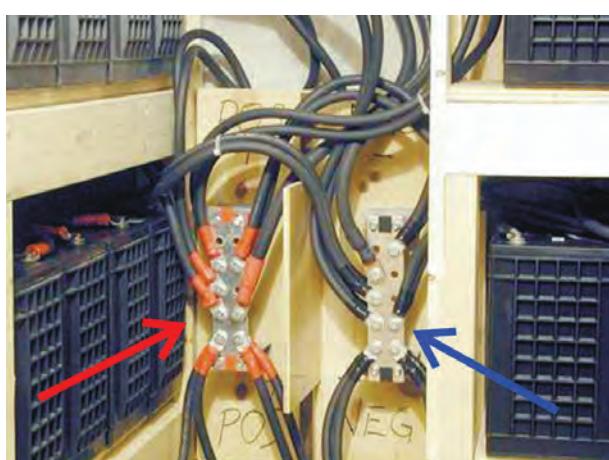

شکل ۱-۵۵-ب - اتاق شارژ

همان طور که ذکر گردید، شارژ باتری خودروها در اتاق شارژ صورت می‌گیرد. در شکل ۱-۵۵-ب، یک نوع طرح اتاق شارژ باتری نشان داده شده است که در آن کابل کشی و اتصال ترمینال‌های مثبت و منفی باتری‌ها به ترمینال مشترک طراحی شده است و در جعبه‌ی تقسیم دیده می‌شود. ترمینال جعبه‌ی تقسیم از طریق کابل کشی به دستگاه شارژ متصل است. فلاش قرمز رنگ (رسم شده در تصویر) اتصال مشترک قطب‌های مثبت باتری‌ها و فلاش آبی رنگ محل اتصال مشترک قطب‌های منفی باتری‌ها را نشان می‌دهد.

- ولوم (سلکتور) تنظیم ولتاژ را روی عدد ۲ قرار دهید.


- مقدار ظرفیت باتری‌ها را با هم جمع و مقدار $\frac{1}{10}$ آن را محاسبه کنید.

ولتاژ اسمی هر یک از شماره‌های سلکتور \div ولتاژ باتری

$$12 \div 6 = 2$$

$$75 + 60 + 40 = 175$$

$$175 \div 10 = 17.5$$

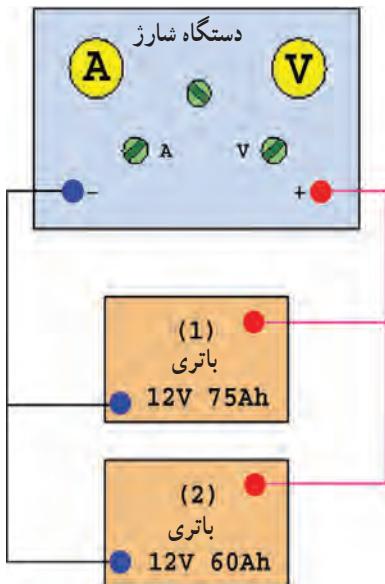

شکل ۱-۵۶—باتری شماره‌ی ۳ شارژ شده و از مدار شارژ خارج گردیده است.

— ۱۷/۵ را به $2/5$ (شدت جریان اسمی هر یک از شماره‌های سلکتور تنظیم شدت جریان دستگاه) تقسیم کنید.

$$17/5 \div 2/5 = 7$$

— ولوم (سلکتور) تنظیم شدت جریان را روی عدد ۷ قرار دهید و دستگاه را روشن کنید. در این حالت آمپر متر باید عددی حدود ۱۸ آمپر را نشان دهد.

شرایط تشخیص شارژ باتری مانند روش سری است.

— با توجه به ظرفیت باتری‌ها، ابتدا باتری شماره‌ی ۳ (شکل ۱-۵۶(۱)، بعداً باتری شماره‌ی ۲ و سپس باتری شماره‌ی ۱ به طور کامل شارژ می‌شوند. لذا، پس از شارژ شدن هر یک از باتری‌ها، آن را از مدار خارج و دستگاه شارژ را برای شارژ بقیه‌ی باتری‌ها مجدداً تنظیم کنید.



شکل ۱-۵۷—دستگاه شارژ تند

۱-۱۲—شارژ تند

برای شارژ باتری در مدت زمان کوتاه، از این روش استفاده می‌شود. با توجه به این که شدت جریان شارژ خیلی بیشتر از روش شارژ کُند است، توصیه می‌شود برای جلوگیری از آسیب دیدن صفحات باتری فقط یک یا دو بار از این روش در طول عمر باتری استفاده شود. در شکل ۱-۵۷، یک نوع دستگاه شارژ تند نشان داده شده است.

زمان : ۱/۵ ساعت

۱-۱۳—دستور العمل شارژ تند باتری

وسایل و مواد لازم:

— دستگاه شارژ

— کابل

— باتری


برای شارژ باتری به روش شارژ تند، به ترتیب زیر عمل

کنید :



شکل ۱-۵۸

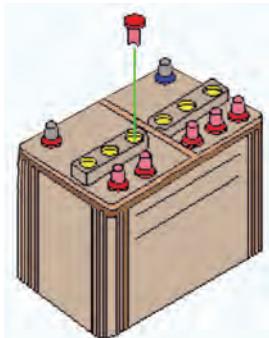- بست کابل بدنی باتری را باز کنید.
- بست کابل مثبت باتری را باز کنید.
- بست نگهدارنده‌ی جعبه باتری را باز کنید و باتری را از محل خود خارج نمایید. در شکل ۱-۵۸، باز کردن بست نگهدارنده‌ی باتری دیده می‌شود.
- درپوش خانه‌های باتری را بردارید.



در شکل شماتیک ۱-۵۹، باز کردن و خارج نمودن درپوش خانه‌های باتری نشان داده شده است.

شکل ۱-۵۹ - برداشتن درپوش خانه‌های باتری



شکل ۱-۶۰

- سطح الکترولیت خانه‌های باتری را کنترل کنید و در صورت کم بودن الکترولیت با اضافه نمودن آب مقطر، حجم آن را به حدّ مجاز برسانید. در شکل ۱-۶۰ اضافه نمودن آب مقطر به خانه‌های باتری دیده می‌شود.
- کابل مثبت دستگاه شارژ را به قطب مثبت و کابل منفی را به قطب منفی باتری وصل کنید.
- ولوم تنظیم ولتاژ را نسبت به ولتاژ باتری تنظیم و سپس دستگاه را روشن کنید.




شکل ۱-۶۱


- با ولوم تنظیم شدت جریان، در ۱۰ الی ۱۵ دقیقه به تدریج شدت جریان شارژ را به ۷۰ آمپر برسانید و پس از ۳۰ دقیقه، شدت جریان شارژ را تا ۱۵ آمپر کاهش دهید. در شکل ۱-۶۱، شارژ تند باتری یک نوع خودرو دیده می‌شود.



شکل ۱-۶۲—کنترل غلظت الکتروولیت

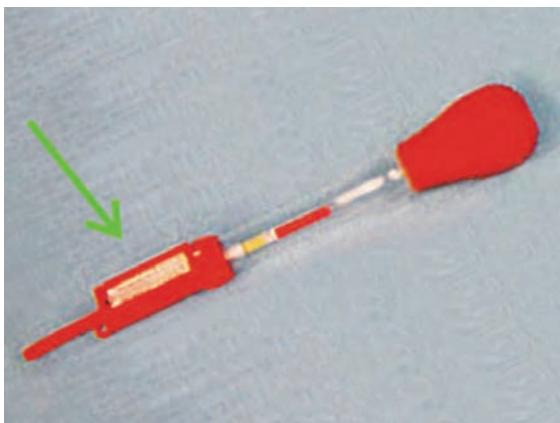

شکل ۱-۶۳

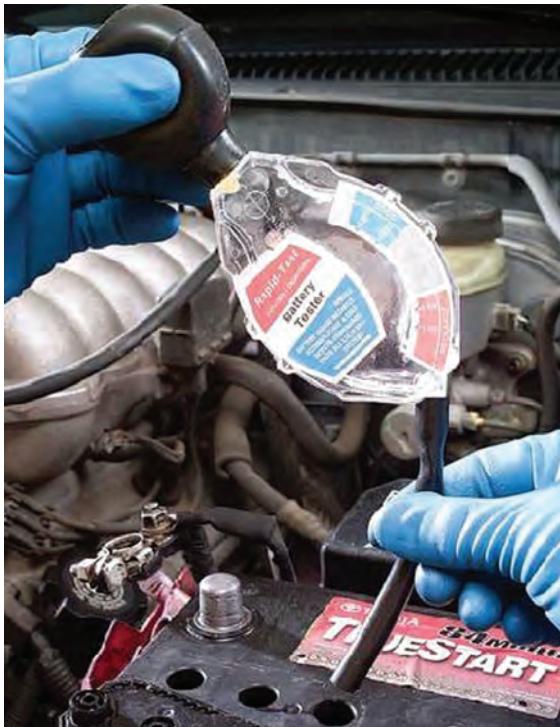

شکل ۱-۶۴—آزمایش چگالی الکتروولیت داخل خانه‌های باتری

— غلظت الکتروولیت را کنترل کنید و در صورت ثابت بودن آن در طی سه مرتبه اندازه‌گیری، عمل شارژ را متوقف کنید. در شکل ۱-۶۲، اندازه‌گیری چگالی باتری در جریان شارژ آن به وسیله‌ی هیدرومتر دیده می‌شود. پس از اتمام شارژ باتری، دستگاه شارژ را خاموش کنید و به وسیله‌ی هیدرومتر چگالی الکتروولیت را اندازه‌گیری نمایید. اگر مقدار اندازه‌گیری شده در حدود $1/27^{\circ}$ باشد باتری سالم است. در غیر این صورت باتری را تعویض کنید.

توجه:

مواظب باشید در طول زمان شارژ، درجه‌ی حرارت الکتروولیت از 65 درجه‌ی سانتی‌گراد بالاتر نزودزیرا افزایش درجه‌ی حرارت باعث ریزش صفحات باتری می‌شود. برای جلوگیری از افزایش درجه‌ی حرارت الکتروولیت شدت جریان شارژ را کم کنید. برای کنترل درجه‌ی حرارت الکتروولیت از اسیدسنچ ترمومتردار (مطابق شکل ۱-۶۳) استفاده نمایید.

۱۴-۱—آزمایش باتری‌های سرب - اسیدی خودرو

برای آزمایش باتری و تعیین وضعیت شارژ آن از ابزار و دستگاه‌های زیر استفاده می‌شود :

- هیدرومتر (چگالی‌سنچ)
- دستگاه مولتی‌متر
- دستگاه هیدرومتر یا چگالی‌سنچ غلظت الکتروولیت باتری سرب - اسیدی را، قبل از شارژ و در طول عمر باتری، اندازه‌گیری می‌کند و هم‌چنین کنترل چگالی مایع الکتروولیت را، در طول زمان شارژ و پس از آن امکان‌پذیر می‌سازد. برای بررسی دقیق وضعیت باتری، می‌توان پس از آزمایش و اندازه‌گیری (شکل ۱-۶۴)، با مراجعه به جدول ارتباط غلظت الکتروولیت و درصد شارژ باتری و مقایسه مقدار اندازه‌گیری شده توسط هیدرومتر،

درصد شارژ باتری را مشخص نمود. در جدول ۱-۲ ارتباط بین غلظت الکترولیت و درصد شارژ باتری دیده می‌شود.

جدول ۱-۲- ارتباط چگالی و درصد شارژ باتری

دشوار	بسیار ضعیف	% ۲۵ شارژ	۵۰% شارژ	۷۵% شارژ	۱۰۰% شارژ	درصد شارژ
۱/۱۱°	۱/۱۴°	۱/۱۷°	۱/۲۰°	۱/۲۳°	۱/۲۶°	غلظت
۱/۱۴۰ تا	۱/۱۷۰ تا	۱/۲۰۰ تا	۱/۲۳۰ تا	۱/۲۶۰ تا	۱/۲۸۰ تا	الکترولیت

با دستگاه مولتی متر می‌توان، ضمن اجرای آزمون، وضعیت شارژ و دشوار باتری را (در دو حالت بدون بار و زیر بار بودن باتری) ارزیابی و بررسی نمود.

برای جلوگیری از خطای فرائت مقادیر اندازه گیری شده در استفاده از مولتی متر عقربه، توصیه می‌شود مولتی متر دیجیتالی را به کار ببرید.

زمان : ۱ ساعت

۱-۱۴-۱- دستور العمل آزمایش باتری بوسیله مولتی متر

وسایل لازم:

- خودرو

- مولتی متر دیجیتالی

- جعبه ابزار


برای آزمایش باتری در حالت بدون بار آن به ترتیب زیر

اقدام کنید :

- ولتاژ بدون بار باتری عبارت است از ولتاژ دوسر باتری، در شرایطی که هیچ مصرف کننده‌ای از باتری خودرو تغذیه نکند. برای اجرای آزمایش، ابتدا موتور خودرو و سپس کلیه‌ی مصرف کننده‌ها را خاموش کنید.

- در موتور را باز کنید.

- بست اتصال قطب مثبت و قطب منفی باتری را بازدید و بررسی نمایید و در صورت وجود سولفات در بست‌ها آن‌ها را تمیز کنید. در شکل ۱-۶۵، اثر سولفات در بست کابل مثبت

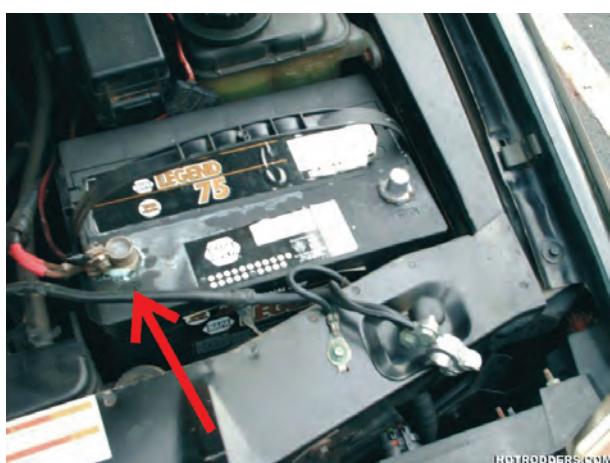

شکل ۱-۶۵

باتری با فلش نشان داده شده است.

— سلکتور مولتی متر را برای اندازه‌گیری ولت تنظیم کنید.

— سیم مثبت مولتی متر (سیم قرمز رنگ) را به ترمینال مثبت باتری متصل کنید.

— سیم منفی مولتی متر (سیاه رنگ) را به ترمینال منفی باتری وصل کنید.

— مقدار ولتاژ اندازه‌گیری شده را یادداشت کنید و سپس آن را با مقدار توصیه شده در دفترچه‌ی راهنمای تعمیرات خودرو مقایسه کنید.

معمولًاً ولتاژ اندازه‌گیری شده بیشتر از ۱۲ ولت، دلیل سالم و شارژ بودن باتری است. در شکل ۱-۶۶، نحوه‌ی اتصال مولتی متر به باتری خودرو و اندازه‌گیری ولتاژ بدون بار آن دیده می‌شود.

برای اندازه‌گیری ولتاژ باتری در وضعیت زیربار به ترتیب زیر عمل کنید :


— واير کویل به دلکو را از محل خودرو روی کویل و یا دلکوی خودرو خارج کنید، تا به هنگام استارت زدن موتور روشن نشود.

— اتصال سیم مثبت مولتی به ترمینال مثبت باتری و سیم منفی مولتی به ترمینال منفی باتری را کنترل کنید و از برقراری اتصال آن‌ها مطمئن شوید.

— سوئیچ اصلی موتور (سوئیچ جرقه) را در وضعیت St (استارت) قرار دهید و مدار الکتریکی استارترا را برقرار کنید و اجازه دهید تا استارترا به مدت ۱۰ ثانیه کار کند.

— ولتاژ اندازه‌گیری شده باتری را در حین استارت زدن یادداشت کنید. ولتاژ باتری باید از $\frac{9}{16}$ ولت (۱/۶ ولت به اندازه‌ی هر خانه‌ی باتری) کمتر باشد.

— پس از خاتمه‌ی استارت، ولتاژ باتری را کنترل کنید. مقدار ولتاژ اندازه‌گیری شده در این حالت باید به بیش از ۱۲ ولت افزایش یابد تا نشان‌دهنده‌ی سالم و شارژ بودن باتری باشد. در شکل ۱-۶۷، مقدار ولتاژ اندازه‌گیری شده باتری توسط مولتی متر دیده می‌شود.

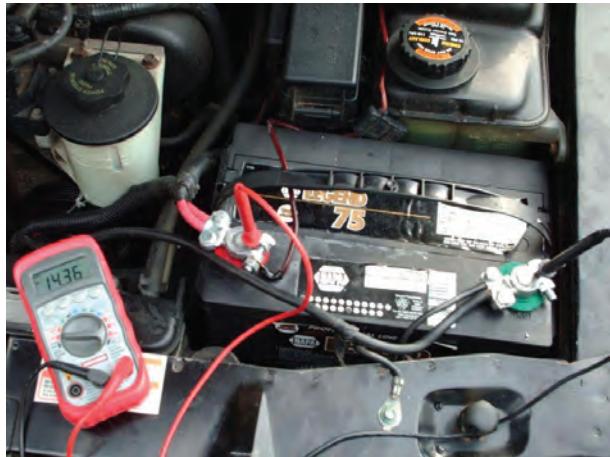

شکل ۱-۶۶ – اندازه‌گیری ولتاژ باتری



شکل ۱-۶۷



شکل ۱-۶۸

برای آزمایش جریان نشتی یا افت در باتری خودرو به ترتیب زیر عمل کنید:


- موتور خودرو تمامی مصرف‌کننده‌ها را در وضعیت خاموش بودن آن‌ها قرار دهید.
- بست کابل ترمینال منفی باتری را باز کنید.
- سیم ترمینال مثبت (قرمز رنگ) مولتی‌متر را به بست کابل منفی باتری متصل کنید.
- سیم ترمینال منفی (سیاه رنگ) مولتی‌متر را به قطب منفی باتری متصل کنید. در شکل ۱-۶۸، اتصال سری مولتی‌متر به ترمینال منفی باتری و بست اتصال کابل اتصال بدنه‌ی آن دیده می‌شود.

در صورتی که باتری خودرو فاقد نشتی باشد شدت جریان اندازه‌گیری شده برابر با صفر خواهد بود.




شکل ۱-۶۹

در خودروهایی که به مدار الکترونیکی و واحد کنترل مجهzenد، مقدار جریان مصرفی از باتری، هنگام خاموش بودن موتور، معمولاً کمتر از ۳۵ میلی‌آمپر است و اندازه‌ی دقیق آن را می‌توان از دفترچه‌ی راهنمای تعمیرات خودرو استخراج کرد. در شکل ۱-۶۹، مقدار نشتی اندازه‌گیری شده‌ی باتری یک نوع خودرو، بر حسب میلی‌آمپر، دیده می‌شود.

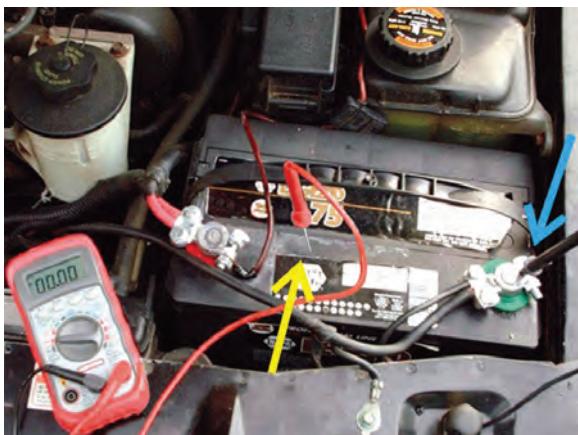


شکل ۱-۷۰

– مرطوب بودن سطح جعبه‌ی باتری یا تشکیل لایه‌ی هادی الکتریسیته (ناشی از سرریزشدن الکترولیت و ...) باعث می‌شود از طریق بدنه‌ی باتری افت ولتاژ و نشتی به وجود آید. برای آزمایش و اندازه‌گیری آن سیم منفی مولتی‌متر را به ترمینال منفی باتری وصل کنید و سیم مثبت مولتی‌متر را روی سطح جعبه‌ی باتری حرکت دهید. مقدار اندازه‌گیری شده توسط مولتی‌متر، افت ولتاژ و یا نشتی (از طریق بدنه‌ی باتری) را نشان می‌دهد. نحوه‌ی آزمایش در شکل ۱-۷۰ نشان داده شده است.

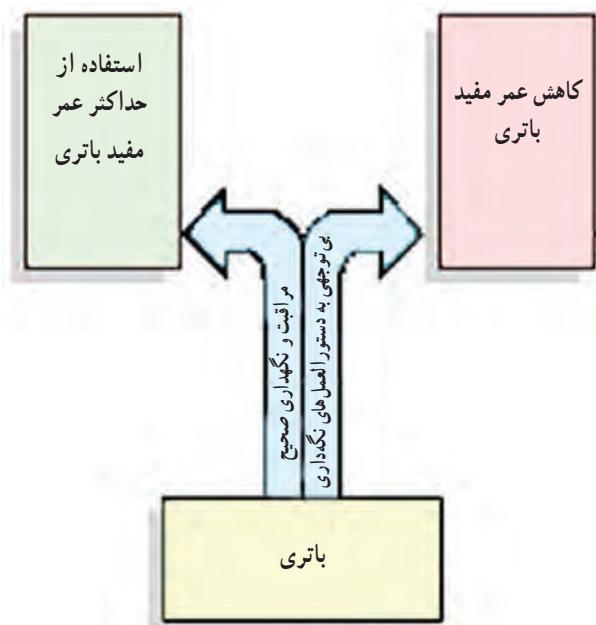

شکل ۱-۷۱

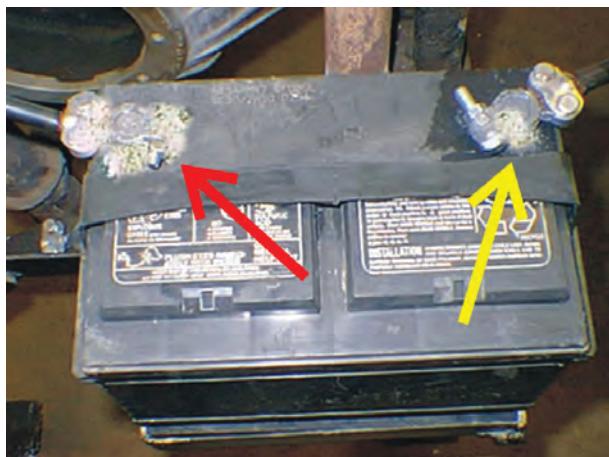

شکل ۱-۷۲— سولفاته شدن قطب باتری



شکل ۱-۷۳

۱-۱۵— سرویس و نگهداری باتری

سرویس و نگهداری صحیح و مناسب باتری از کاهش طول عمر باتری جلوگیری می‌کند. لذا شناخت عوامل مؤثر بر باتری و رعایت دستورالعمل‌های نگهداری، استفاده‌ی مطلوب و مفید از باتری را میسر می‌سازد (شکل ۱-۷۱).

عوامل مؤثر بر باتری‌های سرب— اسیدی عبارت‌اند از:

- تغییرات غلظت الکترولیت
- خوردگی :
- وجود ناخالصی در الکترولیت :
- سولفاته شدن بست‌ها و ترمینال‌های باتری. در شکل ۱-۷۲، اثر سولفاتات بر بست‌های باتری نشان داده شده است :
- ریزش مواد فعال صفحات :
- شارژ بیش از حد :
- بالا رفتن دمای داخل باتری :
- خراibi سیستم شارژ :
- ارتعاشات بیش از حد :
- استفاده نکردن از باتری به مدت طولانی.

اشکالات متداول در باتری‌های سرب— اسیدی عبارت‌اند از:

- کم شدن ظرفیت باتری :
- جوش آوردن باتری :
- اتصال کوتاه کردن خانه‌های باتری :
- قطعی مدار خانه‌های باتری :
- کاهش عمر مفید باتری :
- ذوب شدن قطب باتری در اثر دشارژ آن با آمپر زیاد (شکل ۱-۷۴).



شکل ۱-۷۴—کنترل سطح الکترولیت



شکل ۱-۷۵—سوراخ روی درپوش خانه باتری




شکل ۱-۷۶

یکی از عواملی که در طول عمر باتری نقش دارد نگهداری صحیح آن است. به این منظور لازم است به نکات زیر توجه و به آن عمل کنید :

– سطح الکترولیت باتری را حداقل در هر ماه یکبار بازدید و کمبود آن را، تا سطح مجاز، با آب مقطر جبران کنید (شکل ۱-۷۴). (آب داخل مایع الکترولیت، علاوه بر تبخیر سطحی، در اثر فعل و اتفاقات شیمیایی در جریان شارژ و دشارژ باتری از محیط خارج می‌شود.)

– سوراخ تخلیه‌ی گاز روی درپوش خانه‌های باتری را کنترل و از باز بودن آن‌ها اطمینان حاصل کنید. در شکل ۱-۷۵، سوراخ روی درپوش خانه‌های یک نوع باتری سرب-اسیدی با فلش نشان داده شده است.


– آچار و یا سایر ابزار فلزی را روی جعبه‌ی باتری قرار ندهید. این کار باعث اتصال کوتاه قطب‌ها می‌شود. در شکل ۱-۷۶، بی‌توجهی به نکات ایمنی حین کار و قرار دادن دسته‌ی آچاربکس در روی باتری خودرو نشان داده شده است.

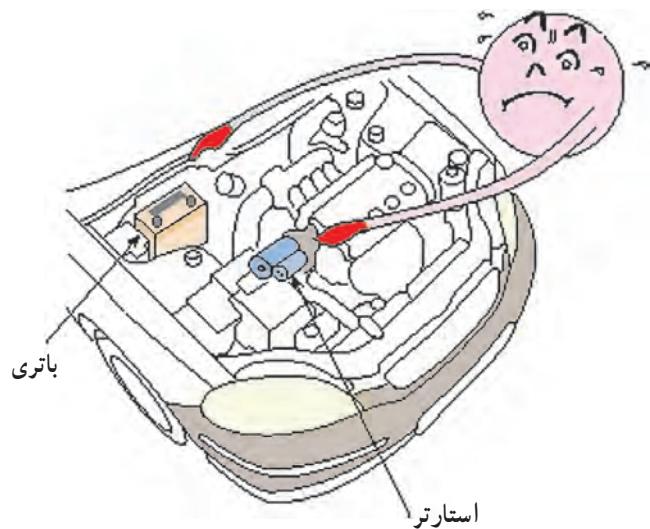

شکل ۱-۷۷



شکل ۱-۷۸— نشاندهندهٔ وضعیت شارژ باتری

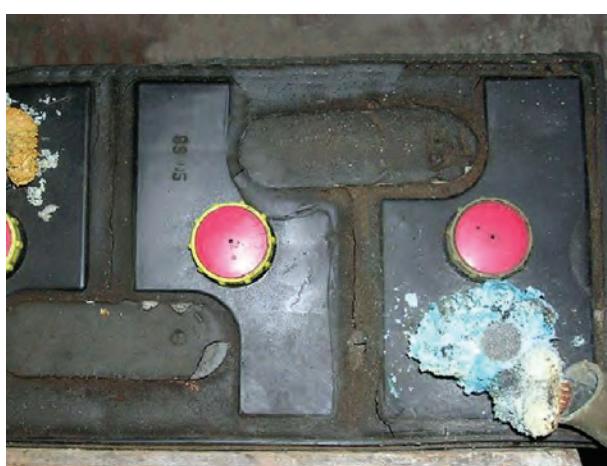


شکل ۱-۷۹— سولفاته شدن قطب باتری

— از باتری بار زیادی نگیرید. طولانی شدن زمان استارت باعث آسیب دیدن باتری می‌شود (شکل ۱-۷۷).

— نشاندهندهٔ درجهٔ شارژ و یا لامپ اخطار شارژ روی پانل جلوی راننده را همیشه متنظر داشته باشید (شکل ۱-۷۸). در زمان روشن بودن موتور، انحراف عقریهٔ آمپر متر به سمت منفی یا روشن شدن لامپ شارژ، علامت خارج شدن دینام یا آلترناتور از مدار شارژ است. در این حالت نیاز کلیهٔ مصرف کننده‌ها مستقیماً از باتری تأمین می‌گردد و در نتیجهٔ باتری شارژ می‌شود. بنابراین، لازم است سیستم شارژ خودرو بررسی و رفع عیب شود.

— قطب‌ها و بسته‌های باتری، پس از مدتی سولفاته می‌شوند. سولفات سرب عایق الکتریسیته است و باعث قطع اتصال باتری و یا اتصال ضعیف آن می‌شود. قطب‌ها و بسته‌های باتری را تمیز کنید. در شکل ۱-۷۹، اثر سولفات سرب در روی بست و ترمینال باتری دیده می‌شود.


زمان : ۱ ساعت

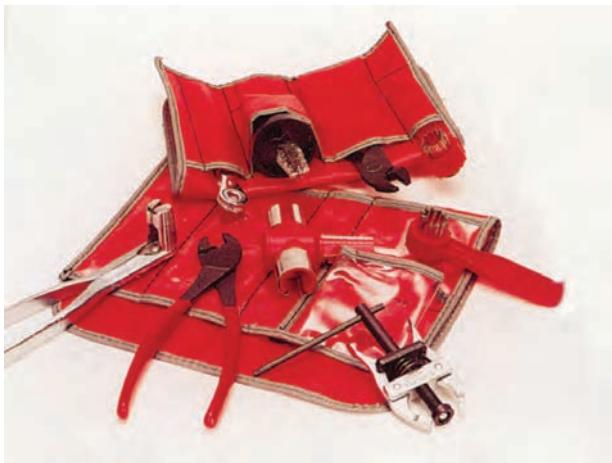

شکل ۸۰°—۱—کیف ابزار سرویس باتری



شکل ۸۱—۱

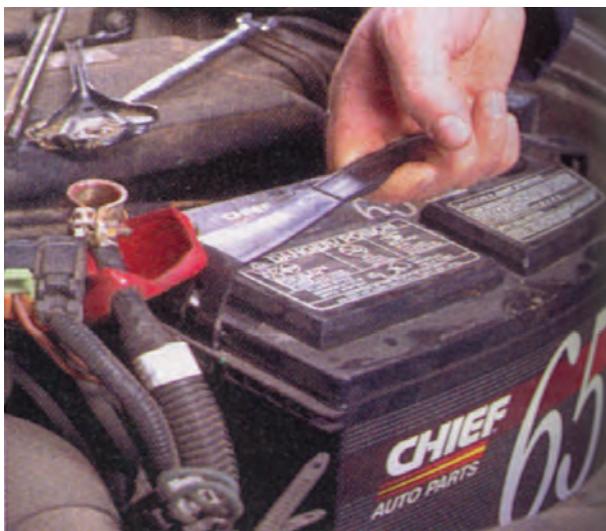

شکل ۸۲—۱

۱۶—۱—دستورالعمل پاک کردن سولفات روی بست و ترمینالهای باتری

وسایل لازم:

- سود یا جوش شیرین
 - برس سیمی
 - جعبه ابزار
 - ابزار پاک کننده ترمینال (قطب‌ها) باتری
 - لیوان غیرفلزی
 - اسپری مخصوص ضدخوردگی یا گریس
- در شکل ۸۰°—۱، ابزار سرویس و نگهداری باتری دیده می‌شود.

برای پاک کردن و تمیز کردن قطب‌ها (ترمینال‌ها) و اثرات سولفات روی باتری به ترتیب زیر، اقدام کنید :


— برای پیاده کردن باتری از روی خودرو بستهای اتصال کابل مثبت و کابل منفی را به وسیله‌ی ابزار مخصوص، جدا کنید (شکل ۸۱—۱).

پس از باز کردن پیچ‌های بست نگهدارنده‌ی باتری در روی خودرو، باتری را در محل خود خارج کنید. در شکل ۸۲—۱، بیرون آوردن باتری دیده می‌شود.



شکل ۱-۸۳

– برای تهیه مخلوط شستشو از جوش شیرین استفاده کنید. به این منظور به ازای هر لیتر آب یک قاشق غذاخوری جوش شیرین (بی کربنات سدیم) به آن اضافه کنید (شکل ۱-۸۳).

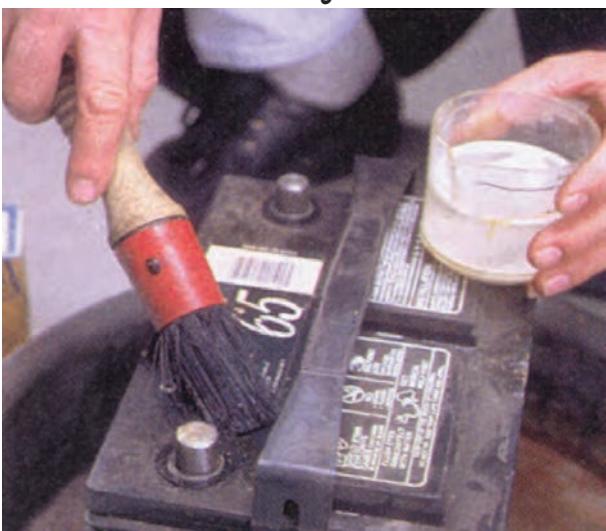

شکل ۱-۸۴

– با استفاده از برس مویی، قطب‌های باتری را با مخلوط جوش شیرین تمیز کنید. در شکل ۱-۸۴، پاک کردن سولفات سرب از قطب‌های باتری نشان داده شده است.



شکل ۱-۸۵

– ترمینال‌ها (قطب‌های مثبت و منفی باتری) و سطح جعبه‌ی باتری را با آب گرم بشویید. در شکل ۱-۸۵، شستن اثرات مخلوط جوش شیرین و سولفات سرب دیده می‌شود.



— به وسیله‌ی یک برس سیمی مناسب میله‌های اتصال جعبه‌ی باتری به بدنه‌ی خودرو را از هرگونه رسوب و زنگ‌زدگی پاک کنید (شکل ۱-۸۶).

شکل ۱-۸۶



— به وسیله‌ی برس مویی و محلول جوش‌شیرین، بست نگه‌دارنده‌ی باتری را پاک و تمیز کنید. سپس، آن را با آب گرم بشویید. در شکل ۱-۸۷، پاک کردن اثرات سولفات سرب روی میله‌ی بست نگه‌دارنده‌ی باتری دیده می‌شود.

شکل ۱-۸۷




— ایجاد خوردگی در قطب‌های مثبت و منفی باتری از عوامل اتصال نامطمئن بین بست کابل‌ها و قطب‌های باتری به‌شمار می‌رود. برای رفع عیب و اصلاح سطوح قطب‌ها از ابزار مخصوصی، که در شکل ۱-۸۸ نشان داده شده است، استفاده می‌شود.

شکل ۱-۸۸




– ابزار مخصوص قطب‌های باتری را در روی آن قرار دهید و بچرخانید تا لایه‌ی سطح ترمینال باتری تراشیده شود. این عمل را هم‌چنان ادامه دهید تا سطح قطب باتری صاف و یکنواخت و عاری از پستی و بلندی شود. در شکل ۱-۸۹، کاربرد ابزار مخصوص دیده می‌شود.

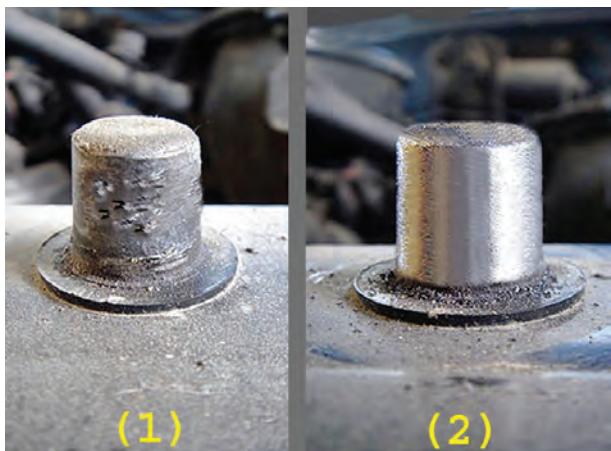شکل ۱-۸۹ – نحوه‌ی استفاده از ابزار مخصوص باتری




ترمینال آسیب‌دیده‌ی باتری (شماره‌ی ۱) و اثر به کارگیری از ابزار مخصوص در روی سطح قطب باتری (شماره‌ی ۲) در شکل ۱-۹۰ نشان داده شده است.

شکل ۱-۹۰

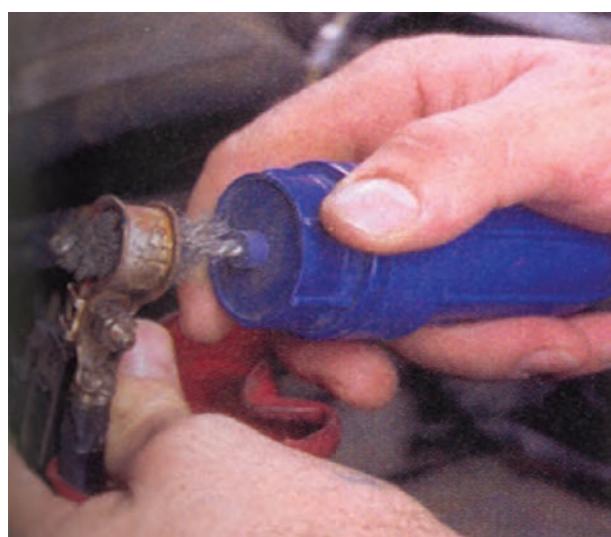

– بست‌های باتری را ابتدا با برس سیمی تمیز کنید. سپس، آن‌ها را با محلول جوش‌شیرین یا آب گرم بشویید (شکل ۱-۹۱).

شکل ۱-۹۱ – پاک کردن بست‌های باتری با برس سیمی

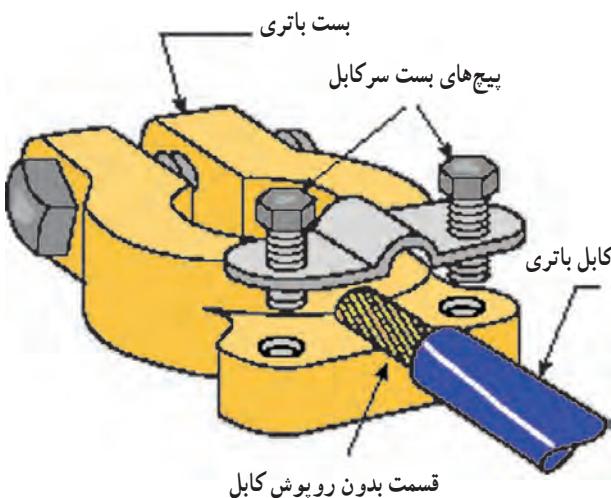

شکل ۱-۹۲—بست باتری



شکل ۱-۹۳—اسپری ضدخوردگی روی بست نگهدارنده باتری



شکل ۱-۹۴—بستن باتری روی خودرو

— در صورتی که بست اتصال کابل به ترمینال‌های باتری معیوب شده باشد آن‌ها را با بست‌های نو تعویض کنید. ابتدا قسمت بدون عایق کابل را در محل خود قرار دهید. سپس، پیچ‌های نگهدارنده بست سرکابل را به اندازه‌ی لازم سفت کنید.

در شکل شماتیک ۱-۹۲، محل اتصال کابل به بست باتری و اتصال پیچ و مهره‌ی نگهدارنده‌ی آن دیده می‌شود.

— محلول ضدخوردگی را روی بست نگهدارنده باتری اسپری کنید (پیشید). در شکل ۱-۹۳، اسپری کردن محلول ضدخوردگی به روی بست نگهدارنده باتری دیده می‌شود.

— باتری را در محل خود روی خودرو قرار دهید.
— بست نگهدارنده باتری را در محل خود نصب کنید و با بستن پیچ و مهره‌های آن باتری را مهار کنید. شکل ۱-۹۴، مهار باتری را در روی بدنه‌ی خودرو نشان می‌دهد.



شکل ۱-۹۵—اتصال کابل‌های مثبت و منفی باتری



شکل ۱-۹۶—پاشیدن محلول ضدخوردگی روی بست



شکل ۱-۹۷—گریس زدن بست قطبها



شکل ۱-۹۸

— بست کابل مثبت و کابل منفی را به ترمینال‌های مثبت و منفی باتری متصل کنید و مهره‌ی هریک را با آچار بیندید (شکل ۱-۹۵). مقدار گشتاور مهره به اندازه باشد، به‌طوری که باعث لهیدگی قطب‌های باتری نشود.

— پس از نصب کامل بست‌های باتری، روی بست و قطب‌ها را با مایع ضدخوردگی اسپری کنید. در شکل ۱-۹۶، پاشیدن مایع ضدخوردگی به بست‌های باتری دیده می‌شود.

— در صورتی که مایع ضدخوردگی در اختیار ندارید، بست و قطب‌ها را با لایه‌ای از گریس پوشانید. در شکل ۱-۹۷ استفاده‌ی گریس برای پوشش بست و قطب باتری دیده می‌شود.

۱-۱۷—روش خشک کردن باتری

اگر قصد دارید برای مدتی طولانی از باتری استفاده نکنید آن را خشک کنید. در غیراین صورت باتری معیوب می‌شود و غیرقابل استفاده خواهد شد.

برای خشک نمودن باتری به روش زیر عمل می‌شود :

— ابتدا باتری را کاملاً شارژ کنید و سپس با خالی کردن الکترولیت آن خانه‌های باتری را از آب مقطر پرکنید. پس از حدود ۲۴ ساعت، ضمن تخلیه‌ی آب مقطر، به روش شارژ کُند، صفحات آن را خشک کنید.


برای استفاده‌ی مجدد، کافی است به اندازه‌ی مجاز الکترولیت در خانه‌های باتری بریزید. پس از ۱۰ الی ۱۵ دقیقه باتری آماده‌ی استفاده است.

در شکل شماتیک ۱-۹۸، اتصال باتری به دستگاه شارژر و شارژ آن نشان داده شده است.


آزمون پایانی (۱)

۱- وظایف باتری در خودرو را توضیح دهید.


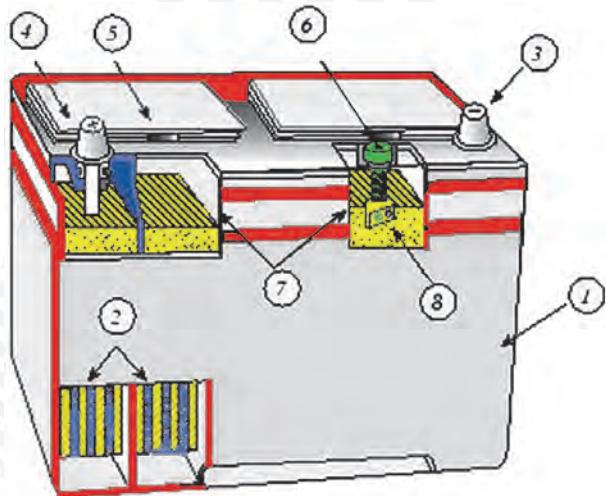
۲- اجزای ساختمان باتری سرب - اسیدی را توضیح دهید.



۳- کاربرد چگالی سنج را توضیح دهید؟

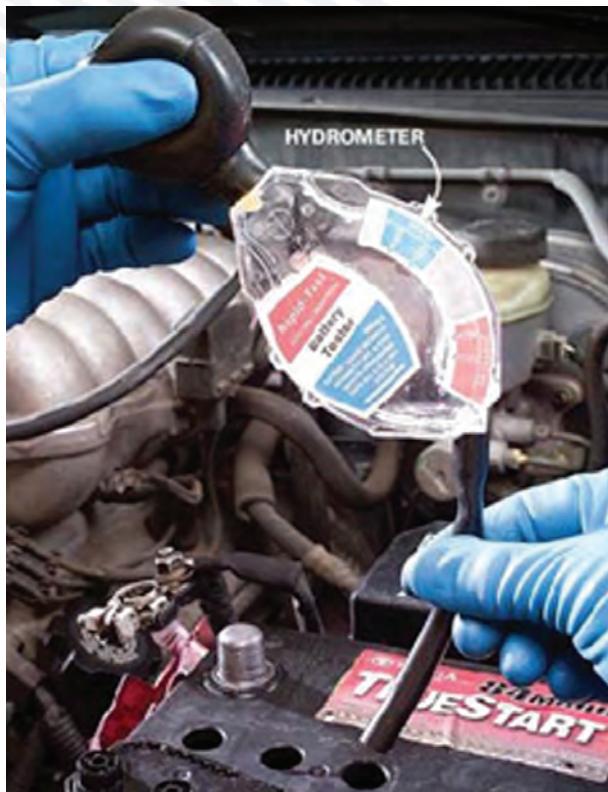

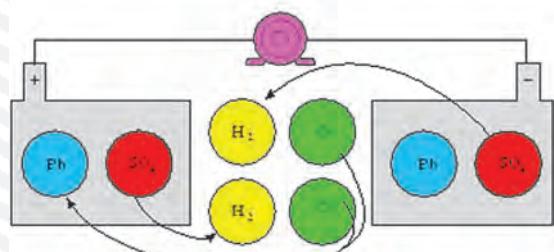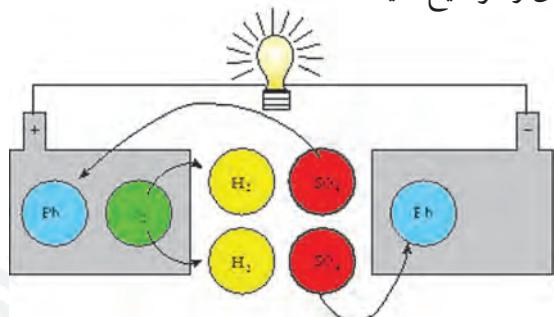۴- فرایند شارژ و دشارژ در باتری های سرب - اسیدی را توضیح دهید.



۵- عیب به وجود آمده در باتری شکل زیر و نحوه‌ی رفع آن توضیح دهید.



۶- آزمایش تشن داده شده در شکل را توضیح دهید.



۷- عوامل مؤثر بر باتری های سرب - اسیدی را توضیح دهید.

۸- اشکالات متداول در باتری های سرب - اسیدی را توضیح دهید.

واحد کار دوم

توانایی سیمکشی مدار راهانداز (استارت) خودرو

هدف کلی

سیمکشی مدار راهانداز خودرو


هدف‌های رفتاری : فرآگیرنده پس از آموزش این واحد کار قادر خواهد بود :



ساعات آموزش		
جمع	عملی	نظری
۱۶	۱۴	۲

پیش آزمون (۲)

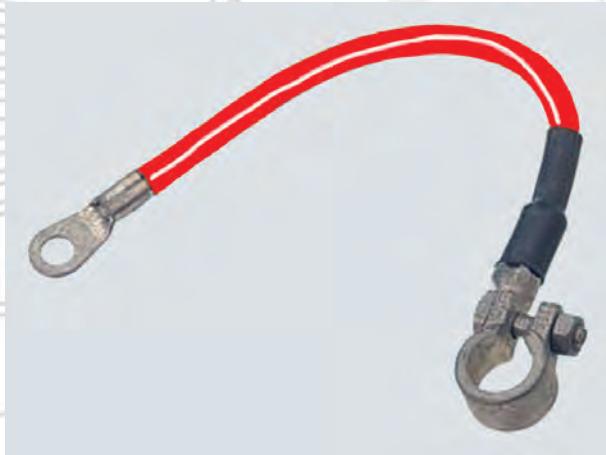۱- نام و کاربرد قطعه‌ی نشان داده شده در شکل را توضیح دهید.




۲- در شکل زیر نام و کاربرد قطعات شماره‌ی (۱) الی شماره‌ی (۵) را توضیح دهید.



۳- چگونه می‌توان قطب‌های مثبت و منفی (ترمینال‌ها) باتری خودرو را تشخیص داد؟



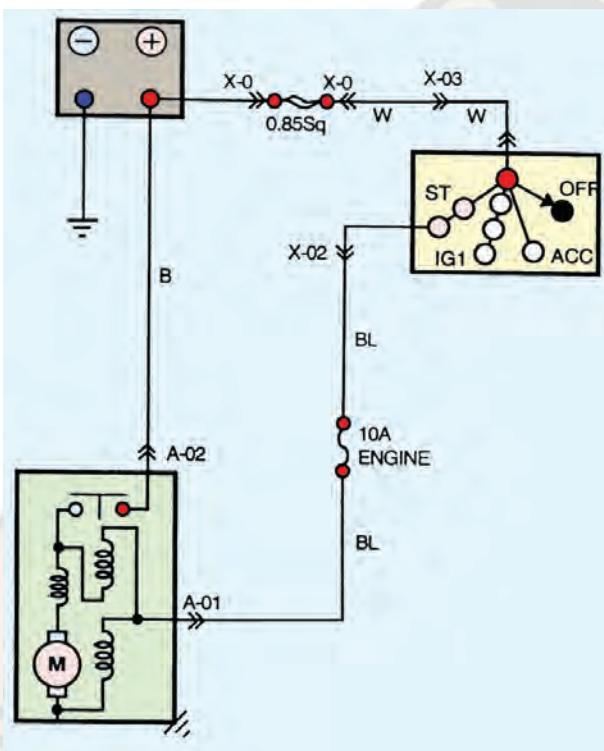۴- اجزای مدار الکتریکی سیستم راه‌انداز خودرو را نام بیرید.




۵- به کدام دلیل برای اتصال باتری به استارتر خودرو از کابل استفاده می‌شود؟


- الف - محکم بودن کابل
- ب - زیاد بودن آمپر باتری
- د - شدت جریان مصرفی استارتر
- ج - ولتاژ مصرفی استارتر



شکل ۲-۱—کابل‌های اتصال باتری به سیم‌کشی خودرو

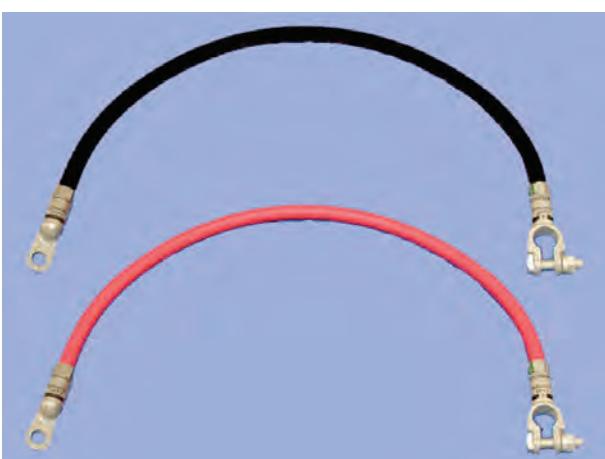

شکل ۲-۲—کابل ترمینال مثبت باتری

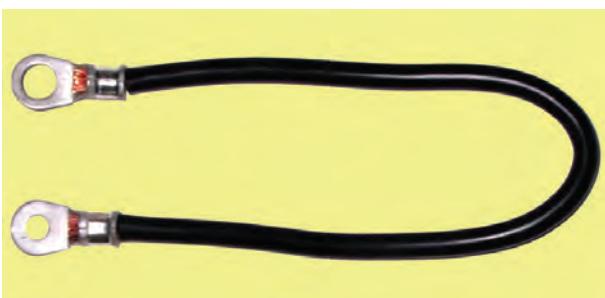

الف



ب

شکل ۲-۳—کابل اتصال بدنی باتری


۱-۲—آشنایی با کابل و بست‌های باتری

برای اتصال باتری به سیم‌کشی خودرو از دو عدد کابل استفاده می‌شود که جریان الکتریکی مورد نیاز سیستم راه‌انداز (استارتر) و سایر مدارهای الکتریکی خودرو را برقرار می‌سازد. کابل‌ها به وسیله‌ی بست به ترمینال‌های باتری متصل می‌شوند. در شکل ۲-۱، کابل‌های متصل به باتری خودرو با فلش‌های زرد و آبی رنگ نشان داده شده است.


کابل ترمینال مثبت، معمولاً دارای عایق قمزرنگ است که قطب مثبت باتری را به ترمینال (B) اتوماتیک استارتر خودرو متصل می‌کند. با توجه به این که بیشترین جریان مصرفی از باتری در حالت استارت است، لذا، برای اتصال باتری به استارتر، از کابلی به قطر 15 میلی متر (برحسب شدت جریان مصرفی استارتر) استفاده می‌شود.

در بعضی از خودروها روپوش عایق کابل مثبت باتری به رنگ سیاه نیز انتخاب می‌شود موردن استفاده قرار می‌گیرد. شکل ۲-۲، کابل اتصال ترمینال مثبت باتری را نشان می‌دهد.


کابل ترمینال منفی باتری، که اتصال بدنی نیز نامیده می‌شود، قطب منفی باتری را به بدنی خودرو متصل می‌کند. کابل اتصال بدنی در دو نوع طراحی و ساخته شده است و در خودروها مورد استفاده قرار می‌گیرد. نوعی از کابل‌ها دارای روکش عایق است و معمولاً سیاه رنگ انتخاب می‌شود. نوع دیگر آن بدون روکش عایق است و از رشته سیم‌های بهم بافته شده تشکیل یافته است. در شکل ۲-۳-الف، کابل اتصال بدنی روکش دار باتری و در شکل ۲-۳-ب کابل اتصال بدنی نوع بدون روکش بافته شده، دیده می‌شود.

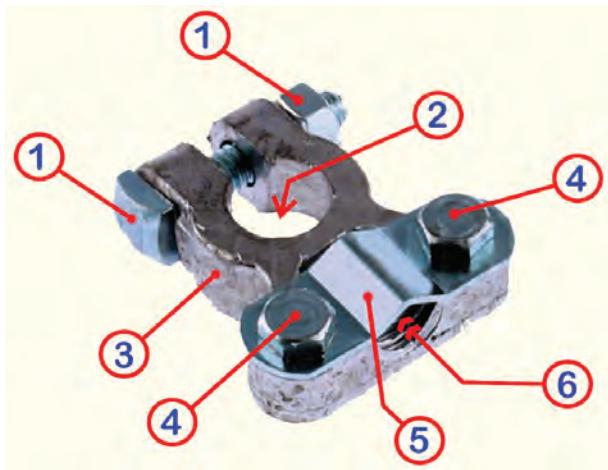

شکل ۲-۴—بست اتصال کابل باتری

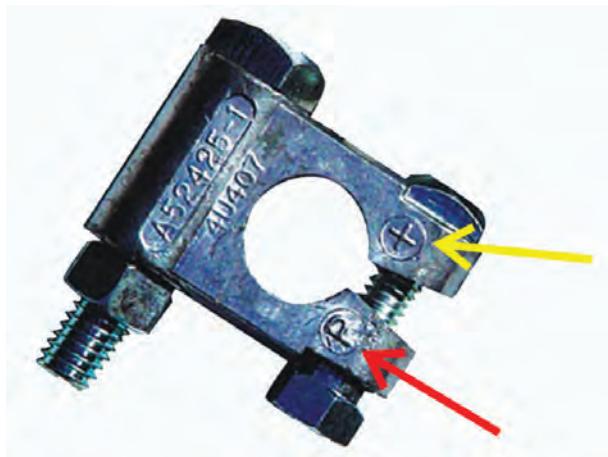

شکل ۲-۵—علامت‌های روی بست باتری

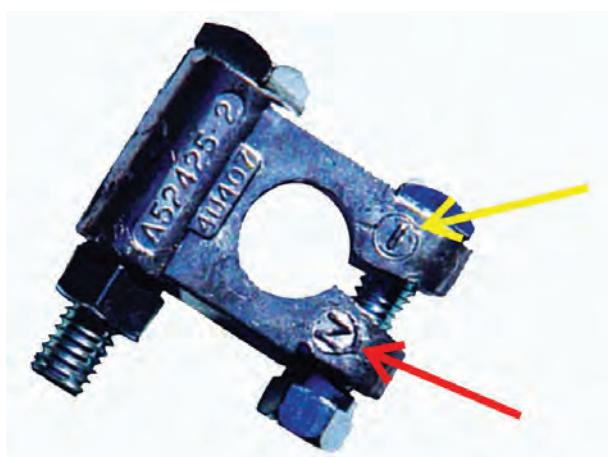

شکل ۲-۶—علامت‌های شناسایی بست کابل منفی باتری

کابل‌های مثبت و منفی باتری به وسیله‌ی بست‌های مخصوصی به ترمینال‌های باتری متصل می‌شوند. این بست‌ها عموماً از آلیاژ مس ساخته می‌شوند. در شکل ۲-۴، یک نوع بست باتری و قسمت‌های مختلف آن نشان داده شده است:

شماره‌ی ۱: پیچ و مهره‌ی ثابت‌کننده‌ی بست باتری در روی قطب‌ها؛

شماره‌ی ۲: محل قرار گرفتن قطب باتری (ترمینال‌های مثبت و منفی)؛

شماره‌ی ۳: بدنه‌ی بست باتری؛

شماره‌ی ۴: پیچ‌های اتصال صفحه‌ی نگهدارنده‌ی کابل


در روی بست باتری؛

شماره‌ی ۵: بست یا صفحه‌ی نگهدارنده‌ی کابل؛


شماره‌ی ۶: محل قرار گرفتن کابل در روی بست باتری.

با توجه به این که در اکثر باتری‌ها قطب مثبت باتری قطره‌تر از قطب منفی آن است، لذا قطر سوراخ روی بست ترمینال مثبت باتری نیز بزرگ‌تر از قطر سوراخ بست منفی درنظر گرفته می‌شود. برای شناسایی بست کابل مثبت از علامت‌های (P) و یا (+) استفاده می‌کنند، که در روی بدنه‌ی بست‌ها حک می‌شود و یا به صورت برجسته در سطح آن ایجاد می‌گردد. در بعضی از بست‌ها هردو علامت به صورت یک جا نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. در شکل ۲-۵، یک نوع بست کابل باتری مورد استفاده در خودروها دیده می‌شود، که علامت (P) با فلش قرمزرنگ و علامت (+) روی بست با فلش زرد رنگ نشان داده شده است.

بست کابل منفی باتری با علامت‌های (N) و یا (-) مشخص می‌شود. این بست، مانند بست کابل مثبت در روی سطح بدنه در زمان تولید و ساختن آن ایجاد می‌گردد. علامت‌های شناسایی بست کابل منفی نیز به صورت تکی و یا هردو باهم در بست‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در شکل ۲-۶، علامت (-) با فلش زرد رنگ و علامت (N) با فلش قرمزرنگ در روی بست کابل منفی باتری نشان داده شده است.

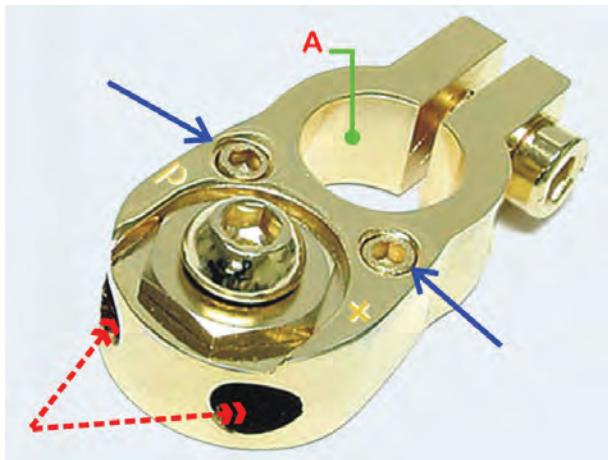

شکل ۲-۷- بست باتری

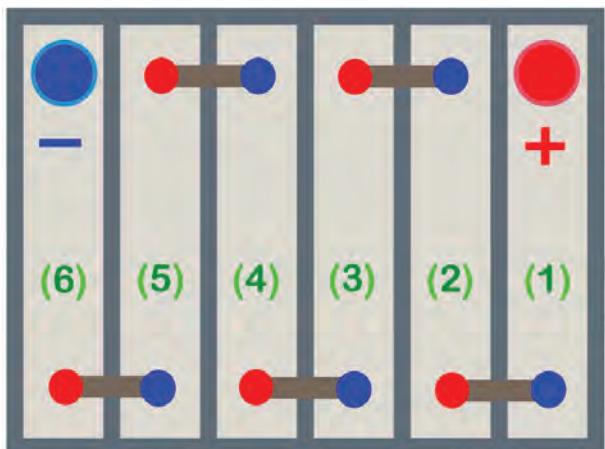

شکل ۲-۸- روش اتصال خانه های باتری ۱۲ ولتی



شکل ۲-۹- کاربرد عالیم برای تشخیص قطب های باتری

بستهای جدید کابل باتری با کیفیت بهتری تولید و ساخته شده و در آنها سطح تماس بست با قطب باتری صاف و صیقلی است. در بستهای جدید، ترمینال هایی برای اتصال جریان مستقیم باتری به جعبه فیوز و سایر موارد مورد نیاز پیش بینی گردیده و در بدنه بست ایجاد شده است. در شکل ۲-۷، یک نوع بست جدید ترمینال مثبت باتری دیده می شود که محل قرار گرفتن سیم ترمینال های خروجی با فلش قرمز رنگ و پیچ های ثابت کننده سیم ها با فلش آبی رنگ مشخص گردیده و سطح تماس بست با قطب باتری با حرف (A) نشان داده شده است.

۲-۲- آشنایی با قطب های باتری

در هر یک از خانه های باتری سرب - اسیدی صفحات مثبت به وسیله ای شانه ای سربی به یک دیگر متصل می شود و قطب مثبت همان خانه را تشکیل می دهد. قطب منفی هر خانه باتری نیز از اتصال صفحات منفی توسط شانه ای سربی دیگری ایجاد می شود. یک باتری ۱۲ ولتی دارای ۶ خانه دو ولتی است که به روش سری به یک دیگر متصل شده اند. قطب مثبت اولین خانه، قطب (ترمینال) مثبت باتری و قطب منفی آخرین خانه، قطب (ترمینال) منفی باتری محسوب می شود که در خارج از جعبه باتری قرار می گیرد. در شکل ۲-۸ نحوه اتصال قطب های خانه های باتری سرب - اسیدی ۱۲ ولتی، به صورت شماتیک، نشان داده شده است.

قطب های باتری، معمولاً به شکل مخروط ناقص طراحی و ساخته می شود. قطب مثبت باتری از قطب منفی آن قطورتر است و با علامت (+)، که کنار آن در روی جعبه باتری حک می شود، مشخص و شناخته می شود. قطب منفی باتری نیز دارای علامت (-) است، که مانند علامت ترمینال (قطب) مثبت در روی جعبه باتری ایجاد می گردد. استفاده از حلقه های پلاستیکی قرمز رنگ و آبی رنگ که دور قطب های مثبت و منفی باتری قرار داده می شود روش دیگری است که برای تشخیص قطب های باتری خودروها به کار گرفته می شود. در شکل ۲-۹، علامت کنار ترمینال مثبت یک نوع باتری سرب - اسیدی نشان داده شده است.



شکل ۲-۱۰



شکل ۲-۱۱—یک نوع طرح ترمینال‌های باتری



شکل ۲-۱۲—بستهای باتری

در باتری‌هایی که بست اتصال کابل مثبت و یا کابل منفی آن فاقد علامت شناسایی باشد از روپوش پلاستیکی، که دارای علامت (+) یا (-) است، استفاده می‌شود. این روپوش در روی قطب باتری قرار می‌گیرد و معرف ترمینال مثبت و یا منفی باتری است (رنگ روپوش بست ترمینال مثبت باتری قرمز رنگ و بست ترمینال منفی باتری سیاه رنگ انتخاب می‌شود).

در صورتی که کابل اتصال ترمینال‌های باتری دارای روکش عایق سیاه رنگ باشد برای شناسایی ترمینال مثبت باتری محل اتصال کابل مثبت به بست آن را با عایق قرمز رنگ عایق‌بندی می‌کنند. در شکل ۲-۱۰، مورد استفاده‌ی رنگ عایق و روپوش بست باتری برای مشخص نمودن قطب مثبت باتری دیده می‌شود.

۲-۳— انواع بستهای باتری و مورد استفاده‌ی آن‌ها

شکل ظاهری بستهای اتصال کابل مثبت و منفی باتری‌ها یکسان نیست و بر حسب فرم ساختمان ترمینال‌های باتری تعیین و انتخاب می‌شود.

در بعضی از باتری‌های مورد استفاده در خودروهای سواری، ترمینال‌های مثبت و منفی باتری به صورت اتصال پیچ و مهره طراحی و ساخته می‌شود. در این نوع باتری‌ها از پیچ‌های دوسر استفاده شده است که قسمتی از آن در داخل قطب سُربی باتری قرار می‌گیرد و طول معینی از پیچ خارج از ترمینال مثبت و ترمینال منفی باتری باقی می‌ماند. در شکل ۲-۱۱، ترمینال‌های مثبت و منفی این نوع باتری دیده می‌شود.

نوعی از بست اتصال به کار رفته در کابل باتری‌هایی که دارای اتصال پیچ و مهره‌ای هستند، در شکل ۲-۱۲ نشان داده شده است. در این بسته‌ها کابل باتری در داخل بدنه‌ی بست قرار می‌گیرد و بهوسیله‌ی پیچ در محل خود ثابت نگهداشته می‌شود. برای تشخیص کابل مثبت و کابل منفی از نوارهایی به رنگ قرمز و سیاه در بدنه‌ی بسته‌ها استفاده می‌شود. پیچ نگه‌دارنده‌ی کابل با فلش زردرنگ و محل قرار گرفتن بست در روی ترمینال باتری با فلش قرمز رنگ مشخص شده است.



شکل ۲-۱۳- ترمینال‌های باتری



شکل ۲-۱۴- واسطه‌ی اتصال ترمینال باتری




شکل ۲-۱۵- بست اتصال مورد استفاده در کابل‌کشی خودرو


در بعضی از باتری‌های جدیدی که در خودروهای سواری مورد استفاده قرار می‌گیرد، هریک از قطب‌های مثبت و منفی باتری دارای انسعاب دیگری است که در روی بدنه یا قاب باتری طراحی می‌شود و قرار می‌گیرد. در شکل ۲-۱۳، انسعاب ترمینال منفی باتری با فلش آبی رنگ و انسعاب ترمینال مثبت آن با فلش سبز رنگ نشان داده شده است.

برای اتصال کابل مثبت و منفی به باتری از اتصالاتی استفاده می‌شود که از یک طرف به ترمینال انسعابی باتری بسته شده و سمت دیگر آن برای قرار گرفتن بست کابل‌های باتری منظور گردیده است. در شکل ۲-۱۴، یک نوع واسطه‌ی اتصال ترمینال‌های انسعابی باتری دیده می‌شود که در آن فلش آبی رنگ اتصال واسطه به ترمینال باتری و فلش قرمز رنگ محل قرار گرفتن بست کابل باتری را نشان می‌دهد. بست کابل در روی پیچ واسطه قرار می‌گیرد و به وسیله‌ی مهره در محل خود ثابت نگهداشته می‌شود.

برای اتصال کابل مثبت باتری به ترمینال اتوماتیک استارتر و یا کابل منفی باتری به بدنه‌ی خودرو، از بسته‌های نشان داده شده در شکل ۲-۱۵ استفاده می‌شود. این بسته‌ها در اندازه‌های مختلفی از نظر ابعاد و سوراخ بست طراحی می‌کنند و می‌سازند و در کابل کشی خودروها مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از ابزارهای به کار رفته (برای وصل کردن کابل باتری به این نوع بسته‌ها) استفاده از انبر مخصوص پرچ کن دستی است، که پس از جدا کردن عایق، سرکابل آن را در داخل بدنه‌ی

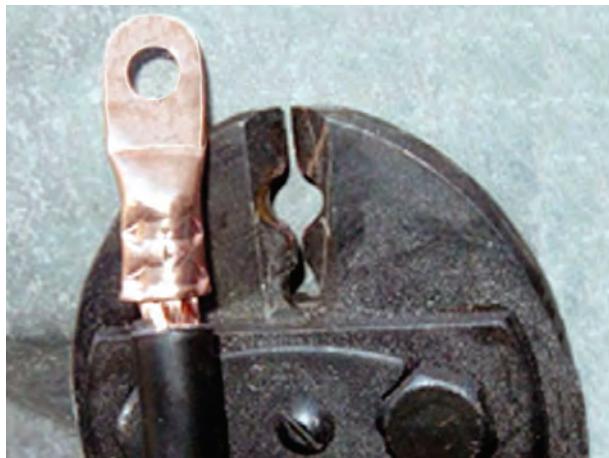

شکل ۲-۱۶- انبر پرچ کن دستی

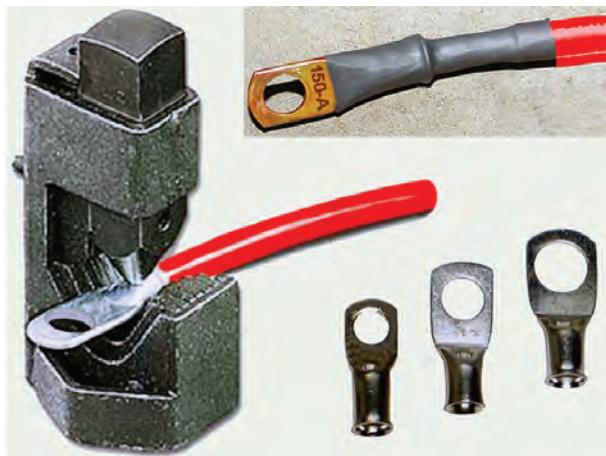

شکل ۲-۱۷- ابزار پرچکاری



شکل ۲-۱۸- انواع بست کابل


بست قرار می‌دهند و به وسیله‌ی انبر مخصوص محل قرار گرفتن کابل را پرچ می‌کنند. با این عمل، لهیدگی ایجاد شده در بدنه‌ی بست باعث درگیری کابل و بست می‌شود و از جدا شدن آن‌ها از یکدیگر جلوگیری می‌کند. در شکل ۲-۱۶، انبر پرچ کن دستی و اثر عملکرد آن بر روی بست کابل دیده می‌شود.

نوع دیگری از وسایل پرچکاری دستی و نمونه‌هایی از بست کابل باتری در شکل ۲-۱۷ نشان داده شده است. عملکرد این دستگاه به روش «سنبه‌ی ماتریس» است و از آن می‌توان برای ثابت نمودن بست بر روی کابل استفاده نمود. برای جلوگیری اتصال کوتاه و رعایت ایمنی در کابل کشی لازم است پس از اجرای پرچکاری، محل اتصال را عایق‌بندی نمود. برای این منظور معمولاً از عایق‌های تیوبی استفاده می‌شود.

همان‌گونه که ذکر شد، بست کابل‌های باتری در شکل و فرم‌های مختلفی بر مبنای طرح قطب‌ها یا ترمینال‌های باتری طراحی و تولید می‌شود. در شکل ۲-۱۸، تعدادی از انواع بست‌های مورد استفاده در کابل کشی خودروها نشان داده شده است.



شکل ۲-۱۹- مورد استفاده تلق محافظت قطب‌های باتری

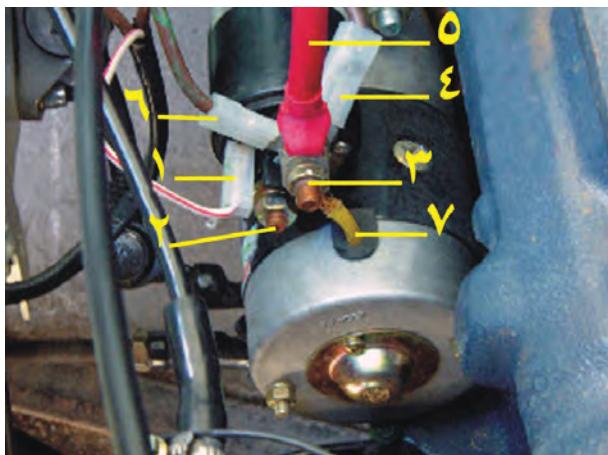

شکل ۲-۲۰- ترمینال‌های اتوماتیک استارتر

در خودروهای جدید برای حفاظت قطب‌های باتری و جلوگیری از اتصال کوتاه در آنها، از قاب یا پوشش‌های پلاستیکی استفاده می‌شود. این قاب‌ها به فرم بست کابل باتری طراحی می‌شوند و بست و ترمینال باتری را می‌پوشانند. در شکل ۲-۱۹، مورد استفاده یک نوع تلق محافظت ترمینال باتری دیده می‌شود.

۴-۲- آشنایی با ترمینال‌های اتوماتیک استارتر خودرو

در روی اتوماتیک استارتر خودرو تعداد سه عدد ترمینال پیش‌بینی شده است که عبارت‌اند از :


- ترمینال (S)
- ترمینال (B)
- ترمینال (M)

در شکل ۲-۲۰، استارتر خودرویی نشان داده شده که نحوه اتصال ترمینال‌های اتوماتیک آن به سیم‌کشی خودرو به ترتیب زیر است :

- ترمینال (S) اتوماتیک استارتر به وسیله‌ی سیم شماره‌ی (۱) به ترمینال (ST) سوئیچ جرقه (سوئیچ اصلی موتور) متصل شده است.


- ترمینال (B) اتوماتیک استارتر توسط کابل شماره‌ی (۵)، که همان کابل قطب مثبت باتری است، به ترمینال مثبت باتری خودرو وصل گردیده و جریان الکتریکی موردنیاز سیستم راه‌انداز موتور خودرو از این طریق تأمین می‌شود.

- ترمینال (M) اتوماتیک استارتر (شماره‌ی ۲) به موتور استارتر متصل است، که در حالت استارت توسط پلانجر داخل اتوماتیک به ترمینال (B) وصل می‌شود. در شکل ۲-۲۱، نمودار الکتریکی استارتر خودرو دیده می‌شود که در آن ترمینال‌های (B) و پلانجر اتوماتیک استارتر نشان داده شده است.

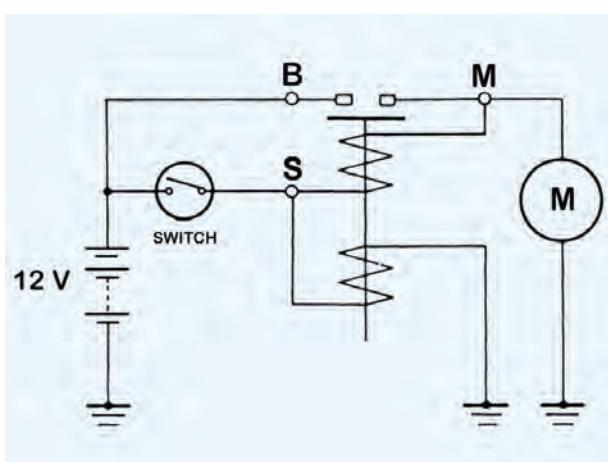

شکل ۲-۲۱- نمودار الکتریکی استارتر

– ترمینال (B) اتوماتیک استارتر به وسیله‌ی سیم شماره‌ی (۴) به آلترناتور وصل می‌شود و جریان الکتریکی ترمینال (B) اتوماتیک استارتر نیز توسط سیم شماره‌ی (۶) به سیم کشی خودرو متصل می‌گردد. کابل اتصال اتوماتیک استارتر به موتور استارتر با شماره‌ی (۷) در تصویر مشخص شده است.

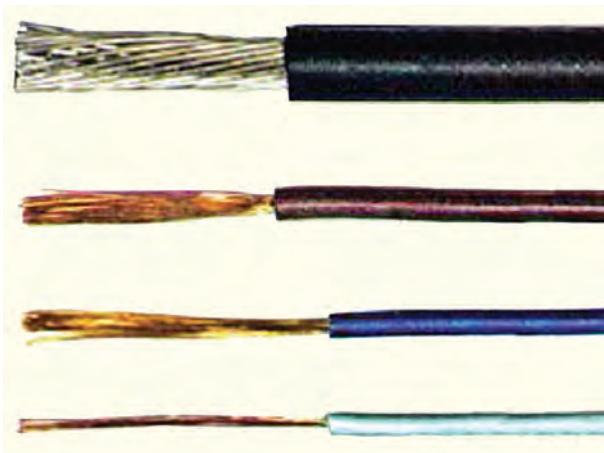

شكل ۲۲- انواع سیم

۵- محاسبه و انتخاب مقطع و طول مناسب سیم یا کابل

ارتباط کلیه‌ی دستگاه‌های الکتریکی خودروها به وسیله‌ی کابل و سیم‌های هادی جریان الکتریکی برقرار می‌گردد. سیم‌های استفاده شده در سیم کشی خودرو از نظر قطر سیم هادی با یکدیگر متفاوت است و براساس شدت جریان الکتریکی مدار (شدت جریان مصرفی) تعیین و انتخاب می‌شود. در شکل ۲-۲۲، چند نمونه از سیم‌های به کار رفته در سیم کشی خودروها دیده می‌شود. در مدار الکتریکی، شدت جریان بر حسب آمپر و با علامت (I)، توان الکتریکی بر حسب وات و با علامت (P)، ولتاژ مدار بر حسب ولت و با علامت (U) نشان داده می‌شود. با توجه به این که سیم کشی کلیه‌ی مدارهای الکتریکی در خودروها به روش موازی صورت می‌گیرد، ولتاژ همه‌ی اجزای مدار، ثابت و برابر ولتاژ باتری است.

ولتاژ و توان مصرف کننده‌ها و دستگاه‌های الکتریکی خودرو در روی بدنه‌ی آن‌ها درج می‌شود. برای مثال در شکل تاز آن ۱۲ ولت و توان مصرفی لامپ ۶ وات است.

با توجه به مشخصات الکتریکی لامپ، می‌توان مقدار شدت جریان مصرفی لامپ را از رابطه $P = u \cdot I$ محاسبه نمود.

سطح مقطع سیم یا کابل با علامت (S) و بر حسب میلی‌متر مربع، طول سیم یا کابل با علامت (L) و بر حسب متر، مقاومت مخصوص جنس سیم یا کابل با علامت (ρ) و بر حسب اهم

میلی‌مترمربع بر متر $\frac{\text{mm}^2}{\text{m}}$ و افت ولتاژ در مدار با علامت u_7 و بر حسب ولت نشان داده می‌شود (افت ولتاژ در سیم یا کابل u_7) را توسط ولت متر می‌توان اندازه‌گیری کرد.



شكل ۲۳- مشخصات الکتریکی روی لامپ

$$P = u \cdot I$$

$$6 = 12 \times I$$

$$I = 0.5$$

شدت جریان مصرفی لامپ بر حسب آمپر

شدت جریان طول سیم مقاومت مخصوص جنس سیم یا کابل

$$u_7 = \frac{.. \cdot \left(\frac{\text{mm}^2}{\text{m}} \right) \cdot L(\text{m}) \cdot I(\text{A})}{S(\text{mm}^2)}$$

سطح مقطع سیم یا کابل افت ولتاژ در سیم یا کابل

سطح مقطع یک رشته از سیم $s = n$. سطح مقطع سیم یا کابل تعداد

رشته‌ها

$$u_v = \frac{I \cdot L \cdot I}{S}$$

$$u_v = \frac{\frac{1}{56} \times 3 \times 0.5}{5}$$

ولت $= 0.005$

- مقاومت مخصوص جنس سیم یا کابل (.) برای سیم

مسی برابر است با : $\frac{1}{56} \cdot \frac{\text{mm}^3}{\text{m}}$. (مقدار مقاومت یک متر

سیم با مقطع یک میلی متر مربع را مقاومت مخصوص می نامند.)

مثال: اگر طول سیم در مدار چراغ خطر ۳ متر و سطح

مقطع سیم ۵ میلی متر مربع و مقاومت مخصوص جنس سیم

$\frac{1}{56} \cdot \frac{\text{mm}^3}{\text{m}}$. و شدت جریان مصرفی لامپ $= 5/0$ آمپر

باشد افت ولتاژ در سیم $= 0.005$ ولت خواهد بود.

در جدول ۲-۱، افت ولتاژ و شدت جریان مجاز سیم و

اندازه‌ی تعدادی از سیم‌های مورد استفاده در خودرو نشان داده

شده است. به عنوان مثال سیم $3.0 \cdot 14/0$ سیم افشاری است که

از چهارده رشته تشکیل شده و سطح مقطع هر رشته برابر $0.3/0$ میلی متر مربع است. اگر شدت جریان $8/5$ آمپر از سیم عبور کند

افت ولتاژ در هر متر از سیم برابر $1884/0$ ولت خواهد بود.

جدول ۲-۱

اندازه	جریان مجاز بر حسب A	افت ولتاژ بر حسب V/m/A
16/0.20	4.25	0.0371
9/0.30	0.50	0.02935
14/0.25	6.00	0.02715
14/0.30	8.50	0.01884
21/0.30	12.75	0.01257
28/0.30	17.00	0.00942
35/0.30	21.00	0.00754
44/0.30	25.50	0.00600
65/0.30	31.00	0.00406
84/0.30	41.50	0.00374
97/0.30	48.00	0.00272
120/0.30	55.50	0.00220
80/0.40	70.00	0.00182

۶-۲- اتصال کابل منفی به بدن و اتصال خودرو

اتاق و شاسی خودرو در سیستم الکتریکی نقش حائز

اهمیتی را ایفا می کند. امکان نصب دستگاههای الکتریکی،

چراغهای سیستم روشنایی، باتری، کلاف سیم‌ها و ... از جمله

مواردی است که می توان به آن‌ها اشاره نمود. ولی مهم‌ترین

نقش و جایگاه شاسی و بدنی خودرو به عنوان اتصال زمین

(قطب منفی) مدارهای الکتریکی در خودرو قابل توجه بیشتری

است. در شکل ۲-۲۴، محل اتصال کابل منفی باتری به بدنی

یک نوع خودروی سواری با فلش زردنگ نشان داده شده

است.



شکل ۲-۲۴- اتصال کابل منفی باتری به بدن




شکل ۲-۲۵—اتصال بدنی باتری در داخل اتاق خودرو

بدنه‌ی باتری در قسمت‌های مختلف و مکرر به بدنی خودرو متصل می‌شود. دلیل برقراری اتصال بدنی در بخش‌های متفاوت شاسی و بدن کاهش مقاومت در مقابل عبور جریان الکتریکی است، زیرا مقاومت مخصوص جنس بدنی خودرو از مقاومت مخصوص سیم‌های استفاده شده در سیم‌کشی خودرو بیش‌تر است. بدنی باتری در صندوق عقب، در داخل اتاق خودرو، در بدنی موتور (بلوکه‌ی سیلندر) و نیز در روی بدنی محفظه‌ی موتور اتاق خودروها اتصال برقرار می‌کند. در شکل ۲-۲۵، محل اتصال بدنی باتری در داخل اتاق یک نوع خودرو با فلش نشان داده شده است.



شکل ۲-۲۶—محل اتصال کابل منفی باتری به بدنی موتور


ترمینال منفی باتری از طریق کلاف سیم‌ها به داخل اتاق و صندوق عقب خودرو انتقال می‌یابد و در محل‌هایی که هنگام طراحی سیم‌کشی خودرو پیش‌بینی می‌شود از کلاف سیم خارج جدا می‌گردد و در روی بدن به وسیله‌ی سرسیم و پیچ و مهره بسته می‌شود. در روی بلوکه‌ی سیلندر موتور نیز از اتصال پیچ و مهره برای اتصال ترمینال منفی باتری استفاده می‌شود. در شکل ۲-۲۶، اتصال کابل منفی باتری به بدنی موتور نشان داده شده است.

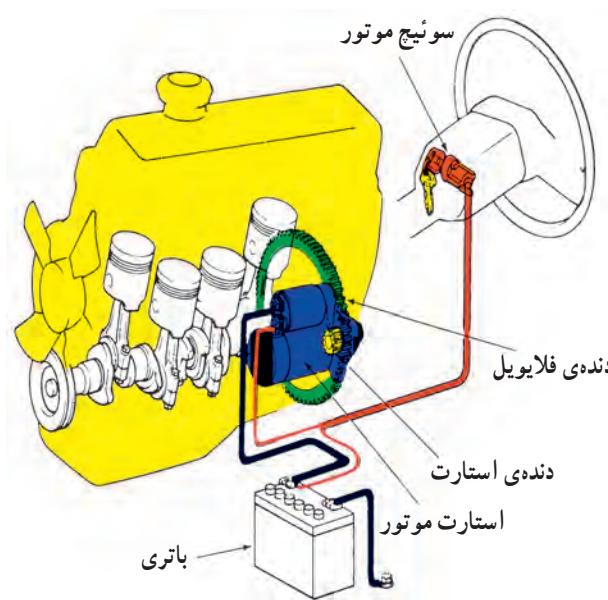

شکل ۲-۲۷—مدار راهانداز موتور

۷-۲—مدار راهانداز خودرو

موتور خودرو به وسیله‌ی موتور استارت به گردش درمی‌آید و راهاندازی می‌شود. موتور استارت، انرژی الکتریکی باتری را به انرژی مکانیکی تبدیل می‌کند و به وسیله‌ی دنده‌ی استارت به فلاپویل می‌دهد. گردش فلاپویل میل لنگ موتور را به چرخش درمی‌آورد و باعث سیلندرهای موتور می‌شود. بنابراین، باید به مدار الکتریکی باتری، سوئیچ جرقه استارت (به عنوان مدار راهانداز موتور خودرو) بیش‌تر توجه کرد. در شکل ۲-۲۷، مدار راهانداز موتور خودرو به صورت شماتیک نشان داده شده است.

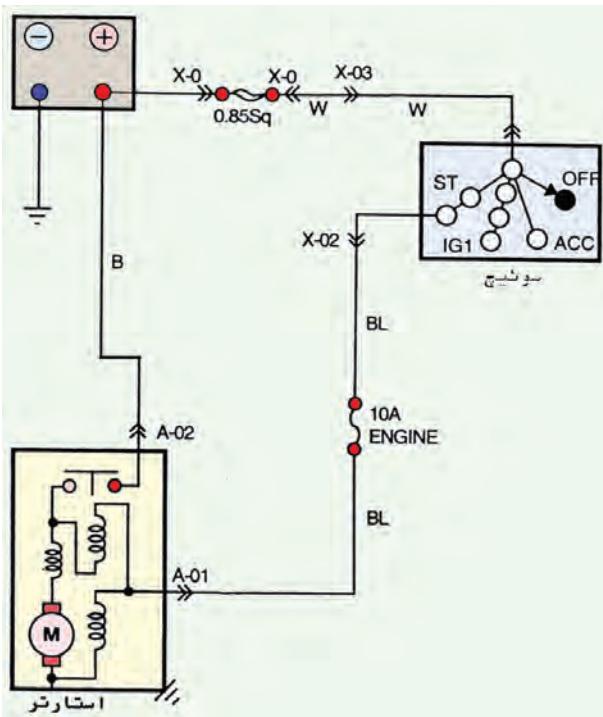

شكل ۲-۲۸- نمودار مدار الکتریکی سیستم استارت خودرو

مدار الکتریکی سیستم راهانداز موتور شامل اجزای زیر است :

- باتری

- سوئیچ اصلی موتور (سوئیچ جرقه)

- استارترا (اتوماتیک استارترا، موتور استارترا)

شكل ۲-۲۸، نمودار مدار الکتریکی سیستم استارت خودروی را نشان می دهد. در این مدار، سیم اتصال فیوز اصلی به سوئیچ جرقه به رنگ سفید (.)، سیم اتصال ترمینال ST به سوئیچ جرقه به رنگ آبی رنگ و کابل اتصال ترمینال مثبت با تری به ترمینال (B) اتوماتیک استارترا با روکش عایق سیاه رنگ، گذبندی شده است. یک عدد فیوز ۱۰ آمپری مدار را حفاظت می کند. هنگام استارت موتور، سوئیچ جرقه در وضعیت (ST) قرار می گیرد و جریان الکتریکی سیم پیچ داخل اتوماتیک استارترا را از طریق ترمینال (S) اتوماتیک برقرار می کند. در این حالت با تحریک سولنوبید ارتباط ترمینال (B) اتوماتیک استارترا موتور استارترا برقرار می شود و شدت جریان موردنیاز موتور استارترا (راهانداز) مستقیماً از طریق باتری خودرو برقرار می گردد.

زمان : ۱۴ ساعت

۸-۲- دستور العمل کابل کشی و سیم کشی مدار راهانداز (استارت) خودرو

وسایل لازم:

- سوئیچ جرقه

- استارترا

- باتری

- جعبه فیوز

- کابل

- بست

- سیم

- سرسیم


- وسایل عایق کاری

- ابزار پرچکاری بست



شكل ۲-۲۹- تعدادی از وسایل موردنیاز در سیم کشی

در شکل ۲-۲۹، تعدادی از وسایل موردنیاز در سیم کشی

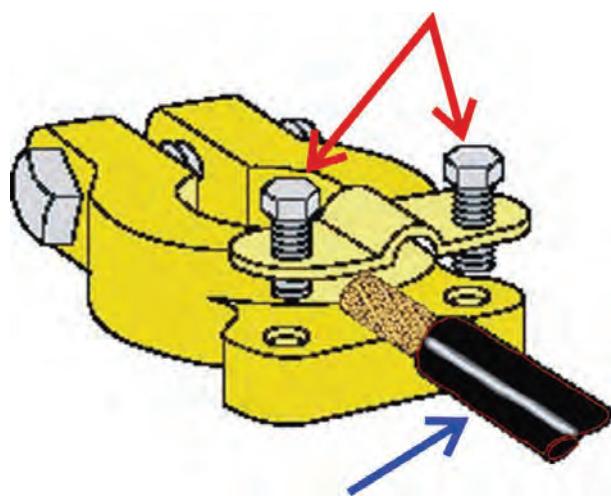

شکل ۲-۳۰—اتصال کابل به بست باتری



شکل ۲-۳۱—استفاده از گیره‌ی فلزکاری برای پرج بست در روی کابل



شکل ۲-۳۲—کابل اتصال مثبت باتری

مدار استارتر (راه انداز) خودرو نشان داده شده است. برای کابل و سیم کشی مدار استارتر در روی تابلوی آموزشی برق خودرو و یا میز کار برق خودرو، به ترتیب زیر، اقدام کنید :

- بستهای مناسب با قطب‌های باتری را انتخاب کنید.
- کابل اتصال بدنی باتری را در اندازه و طول موردنیاز برای کابل کشی مدار استارتر آماده کنید و روکش عایق دوسر کابل را جدا سازید.

— قسمت فلزی (مسی) کابل را در محل خود در روی بست قرار دهید و به وسیله‌ی پیچ‌های روی بست باتری آن را در محل خود ثابت کنید. در شکل شماتیک ۲-۳۰، کابل اتصال بدنی باتری با فلاش آبی رنگ و پیچ‌های اتصال بست با فلاش قرمز رنگ مشخص شده است.


— بست سر دیگر کابل را به وسیله‌ی انبر پرج کن به کابل متصل کنید. در صورتی که ابزار پرج کن در اختیار نداشته باشید می‌توانید با استفاده از گیره‌ی فلزکاری عمل پرچکاری را انجام دهید. در شکل ۲-۳۱، پرج بست به کابل اتصال بدنی باتری به وسیله‌ی گیره‌ی فلزکاری نشان داده شده است.

— کابل ترمینال مثبت باتری به ترمینال (B) اتوماتیک استارتر را انتخاب کنید و پس از جدا کردن عایق دو سر کابل، بستهای مناسب با ترمینال مثبت باتری و ترمینال (B) اتوماتیک را به کابل متصل نمایید.

— پس از اتصال و پرچکاری بست‌ها، محل اتصال را با استفاده از تیوب عایق‌کاری پوشانید. در شکل ۲-۳۲، کابل مثبت باتری دیده می‌شود. با رعایت کد رنگ سیم‌های مندرج در دفترچه‌ی راهنمای تعمیرات خودرو، سیم‌های موردنیاز را، در سیم کشی مدار الکتریکی سیستم استارت در طول های موردنیاز انتخاب کنید و سر سیم‌های مناسب را به قطعه سیم‌ها متصل نمایید.



شکل ۲-۳۳ - عایق‌بندی سرسیم‌ها

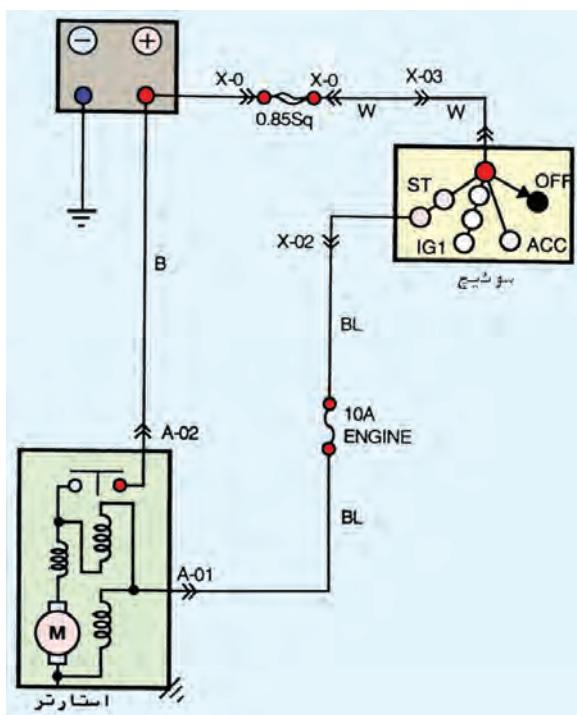

شکل ۲-۳۴ - مدار الکتریکی استارتر



شکل ۲-۳۵ - تمیز کردن سولفات‌های باتری با محلول جوش‌شیرین

پس از اتصال سرسیم‌ها محل اتصال را عایق کنید. شکل ۲-۳۳، عایق‌کاری محل اتصال سیم به سرسیم‌ها را نشان می‌دهد.


- با استفاده از مدار الکتریکی استارتر سیم‌کشی مدار را اجرا کنید (شکل ۲-۳۴).
- ترمینال (ST) سوئیچ را از طریق جعبه‌ی فیوز به ترمینال (S) استارتر متصل کنید.
- ترمینال (BAT) سوئیچ اصلی موتور را به ترمینال مثبت باتری متصل کنید.
- به وسیله‌ی کابل، ترمینال مثبت باتری را به ترمینال (B) اتوماتیک استارتر، متصل کنید.
- ترمینال منفی باتری را به بدنه اتصال دهید.
- سوئیچ جرقه را در وضعیت استارت قرار دهید و صحت سیم‌کشی را با بررسی عملکرد استارتر مشاهده کنید. برای عملکرد صحیح سیستم راه انداز خودرو لازم است به نکات زیر توجه نمود :

- تشکیل سولفات‌های سرب در محل اتصال کابل و بست و اطراف ترمینال‌های باتری ایجاد مقاومت می‌کند، موجب افت ولتاژ در مدار الکتریکی استارتر می‌شود و اتصال مطمئن را در قطب‌ها (ترمینال‌های باتری) از بین می‌برد. لذا، توصیه می‌شود که به صورت دوره‌ای اتصالات و بستهای باتری را کنترل کنید و در صورت ایجاد رسوب سرب، آن‌ها را تمیز نمایید. در شکل ۲-۳۵، تمیز کردن ترمینال‌های باتری با استفاده از محلول جوش‌شیرین دیده می‌شود.



شکل ۲-۳۶—معیوب بودن ترمینال باتری

— بست کابل ترمینال‌های باتری، قطب‌ها و محل اتصال بست به ترمینال‌های باتری را (از نظر خوردگی و لهیدگی ترمینال‌ها و نیز شُل بودن اتصال بست و ترمینال‌های باتری) باید بازرسی و کنترل کنید، زیرا هر کدام از معایب ذکر شده ممکن است اتصال مطمئن باتری را در مدار راه انداز خودرو از بین برد. در شکل ۲-۳۶، معیوب بودن ترمینال باتری با فلش نشان داده شده است.

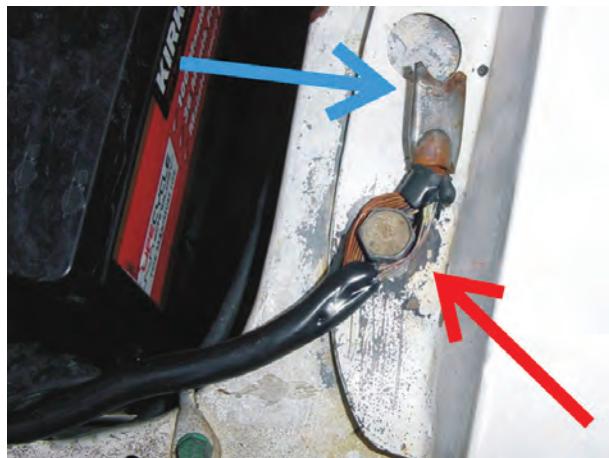

شکل ۲-۳۷—اتصال غلط کابل باتری به بدنه

— سرریز شدن الکتروولیت از خانه‌های باتری از عوامل ایجاد خوردگی در بست اتصال بدنه‌ی خودرو به شمار می‌رود. هنگام بروز عیب در بست کابل منفی باتری لازم است بست نو جای گزین بست معیوب شود. استفاده از بست اتصال معیوب شده و رعایت نکردن اصول کابل‌کشی باعث می‌شود اتصال باتری در مدار الکتریکی خودرو (اتصال زمین) نامطمئن گردد و راه اندازی موتور، مخصوصاً در هوای سرد، دچار مشکل شود. در شکل ۲-۳۷، خوردگی بست اتصال کابل باتری با فلش آبی رنگ و اتصال غلط کابل به بدنه‌ی خودرو با فلش قرمز رنگ مشخص شده است.


آزمون پایانی (۲)



۱- نحوه اتصال باتری به مدار الکتریکی خودرو را توضیح دهید.



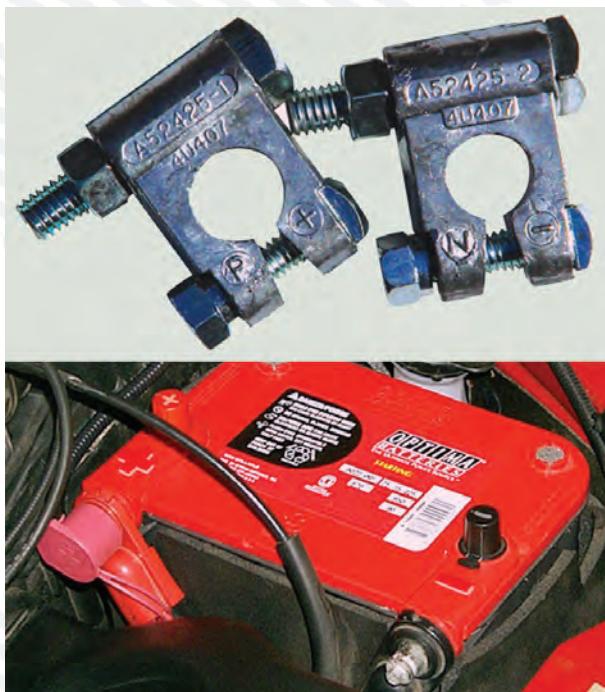۲- علامت‌های شناسایی استفاده شده برای تشخیص قطب‌ها و بست‌های باتری را توضیح دهید.



۳- مراحل اتصال بست به کابل باتری را توضیح دهید.



۴- ترمینال‌های الکتریکی استارتر را نام ببرید و اتصال سیم‌کشی مدار راهانداز را توضیح دهید.



۵- اگر توان ورودی استارتر ۱۲ ولتی خودروی $\frac{2}{4}$ کیلووات باشد شدت جریان مصرفی استارتر چند آمپر است؟

۶- اتصال بدنی باتری (اتصال زمین)، معمولاً در چه قسمت‌هایی از خودرو صورت می‌گیرد؟

۷- اجزای مدار الکتریکی سیستم راهانداز موتور را نام ببرید.


واحد کار سوم

توانایی سیم‌کشی مدارات شارژ باتری



هدف کلی

سیم‌کشی مدارات شارژ باتری

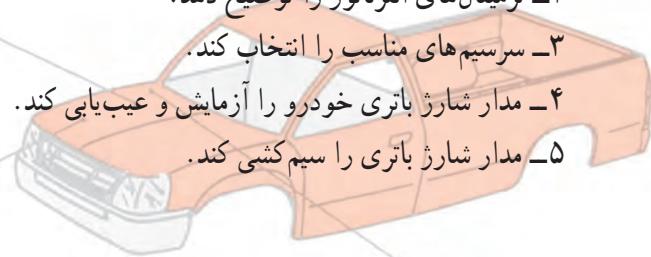هدف‌های رفتاری : فرآگیرنده پس از آموزش این واحد کار قادر خواهد بود :






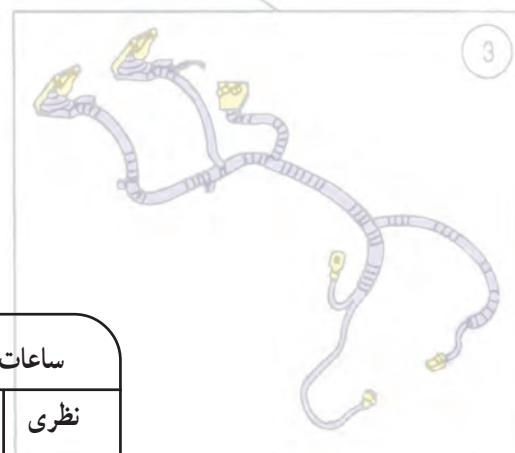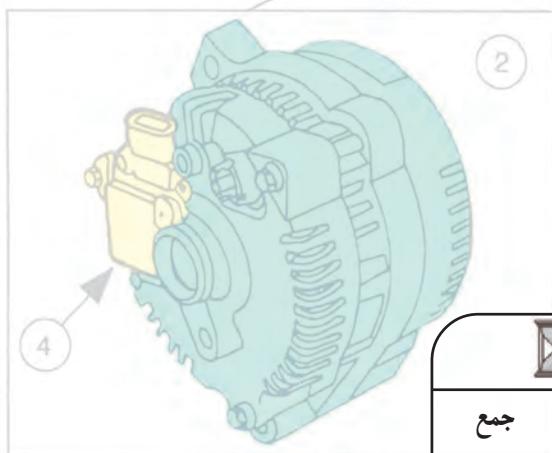- ۱- نقشه‌ی مدار الکتریکی سیستم شارژ باتری و اجزای مدار شارژ را توضیح دهد.
- ۲- ترمینال‌های آلترناتور را توضیح دهد.
- ۳- سریم‌های مناسب را انتخاب کند.
- ۴- مدار شارژ باتری خودرو را آزمایش و عیب‌یابی کند.
- ۵- مدار شارژ باتری را سیم‌کشی کند.



ساعت‌های آموزش		
جمع	عملی	نظری
۲۰	۱۶	۴

پیش‌آزمون (۳)

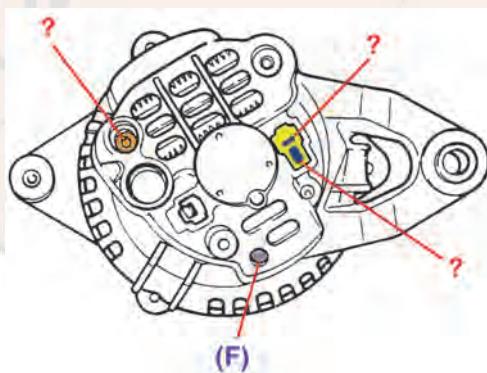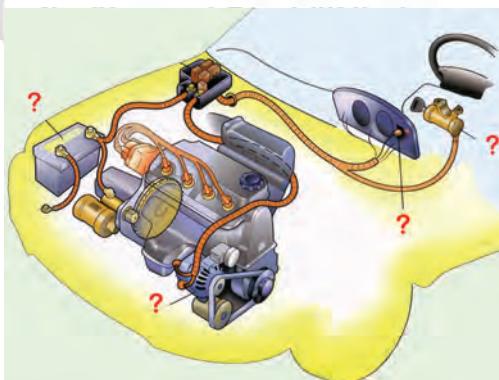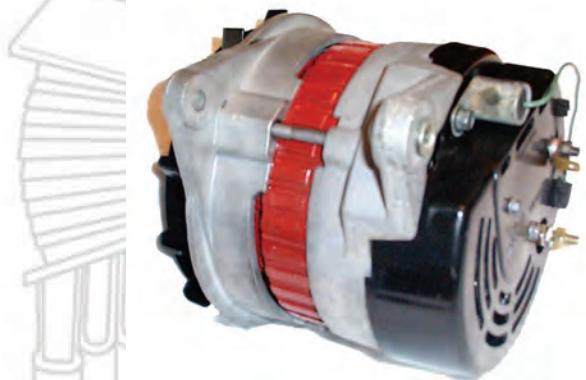

۱- در شکل مقابل، کدام یک از اجزای مدار شارژ خودرو دیده می‌شود؟

- ب - دینام
- الف - آفتابان
- ج - آلتريناتور

۲- اجزای مدار شارژ خودرو را نام ببرید.

۳- اگر توان الکتریکی کلیه مصرف‌کننده‌های فعل خودرو از توان تولیدی آلتريناتور بیش‌تر باشد کدام حالت اتفاق می‌افتد.

- الف - لامپ اخطار شارژ روشن می‌شود.
- ب - باتری در وضعت شارژ قرار می‌گیرد
- ج - باتری در وضعیت دشارژ قرار می‌گیرد.

۴- در شکل مقابل، فلش کدام یک از اجزای مدار شارژ را نشان می‌دهد.

۵- ترمینال‌های آلتريناتور را نام ببرید.

۱-۳- سیستم شارژ خودرو




شکل ۱-۳- تعدادی از دستگاه‌های الکتریکی خودرو

تبديل مکانیزم‌های محرك دستی (مکانیکی) به محرك الکتریکی و افزایش سیستم‌های اینمی و رفاهی الکتریکی در خودروها نکته‌ی حائز اهمیتی است که باید در طراحی سیستم شارژ مورد توجه قرار گیرد. از جمله‌ی این تغییرات می‌توان به شیشه بالا بر الکتریکی، آینه‌های جانبی الکتریکی، آتن برقی، گرم کن شیشه‌ی عقب و آینه‌های جانبی و صندلی راننده و ... که عامل افزایش توان مصرفی اند، اشاره نمود. در شکل ۱-۳-۱، تعدادی از دستگاه‌های الکتریکی خودرو دیده می‌شود.

سیستم شارژ در خودرو باید بتواند :

- جریان الکتریکی مورد نیاز دستگاه‌های الکتریکی خودرو را تأمین کند.
- موتور، در شرایط مختلف کار، دارای ولتاژ خروجی (تولیدی) ثابتی باشد.
- جریان الکتریکی مورد نیاز برای شارژ باتری را تأمین کند و باتری خودرو را همواره در حالت شارژ نگه دارد.

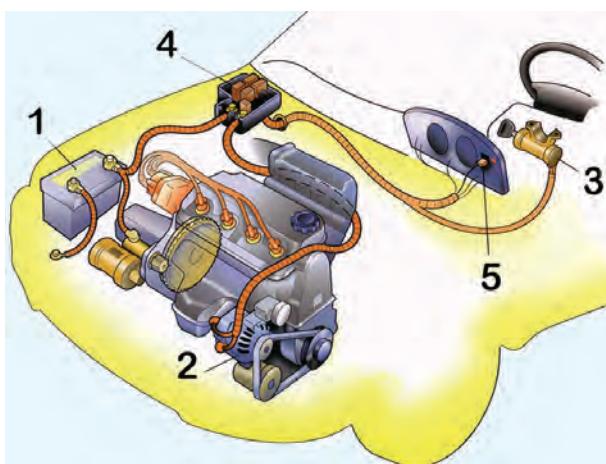


شکل ۲-۳- شماتیک مدار شارژ


۲-۳- مدار شارژ باتری

مدار شارژ خودرو شامل اجزای زیر است :

- باتری
 - آلترناتور
 - آفتابات
 - آمپرmetr
 - لامپ شارژ
 - سوئیچ جرقه (سوئیچ اصلی موتور)
 - دسته‌ی سیم مدار الکتریکی
- در شکل ۲-۳، اجزای مدار شارژ به صورت شماتیک دیده می‌شود.
- باتری به عنوان منبع ذخیره‌ی انرژی الکتریکی در مدار شارژ خودرو قرار دارد و در شرایط زیر تخلیه یا دشارژ می‌شود :
- حالت استارت یا راهاندازی موتور ؟

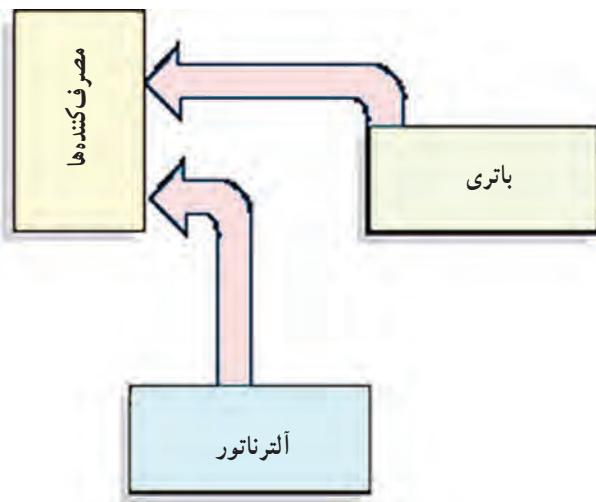

شکل ۳-۳

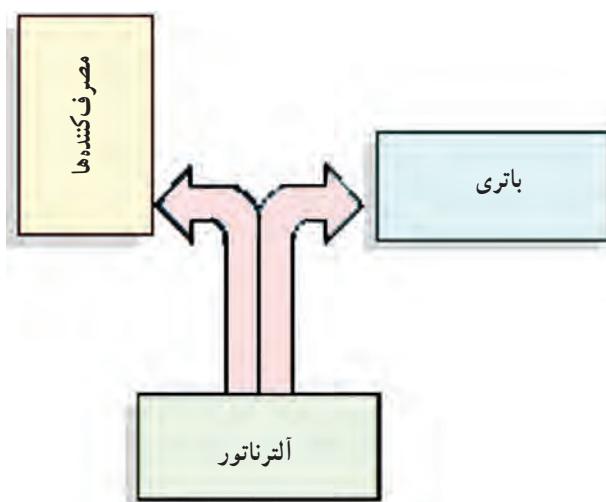

شکل ۳-۴—نمودار رابطه‌ی آلترا ناتور با باتری و مصرف‌کننده‌ها




شکل ۳-۵—آلتراناتور و متعلقات آن

- فعال نمودن یا استفاده از دستگاه‌های الکتریکی در وضعیت خاموش بودن موتور خودرو؛
- تأمین شدت جریان الکتریکی مورد نیاز مصرف‌کننده‌های خودرو (در شرایطی که توان کل مصرف‌کننده‌های فعال از توان تولیدی آلترا ناتور بیشتر باشد).

شکل ۳-۳، نمودار تأمین شدت جریان الکتریکی مورد نیاز مصرف‌کننده‌ها را نشان می‌دهد. آلترا ناتور به عنوان مولد جریان الکتریکی، عضو اصلی مدار شارژ خودرو است، که علاوه بر تغذیه‌ی جریان الکتریکی مصرف‌کننده‌های خودرو وظیفه‌ی شارژ ظرفیت تخلیه شده از باتری را نیز به عهده دارد. شدت جریان شارژ باتری برحسب توان مازاد بر مصرف از آلترا ناتور تعیین می‌شود. در نمودار شکل ۳-۴، نقش آلترا ناتور در تأمین شدت جریان الکتریکی مصرف‌کننده‌ها و شارژ باتری نشان داده شده است.


آلترا ناتور به وسیله‌ی پیچ و مهره و بست مخصوص در روی بدنه‌ی موتور بسته شده و پولی روی محور آن توسط تسمه‌ای به پولی میل لنگ متصل است. بست اتصال آلترا ناتور به نحوی طراحی شده است که می‌توان موقعیت آلترا ناتور را نسبت به تسمه‌ی آن تغییر داد و میزان کشش تسمه را تنظیم نمود. در شکل ۳-۵، آلترا ناتور با شماره‌ی (۱)، تسمه با شماره‌ی (۲)، بست اتصال آلترا ناتور با شماره‌ی (۳) و پیچ‌های اتصال با شماره‌ی (۴) مشخص شده است.

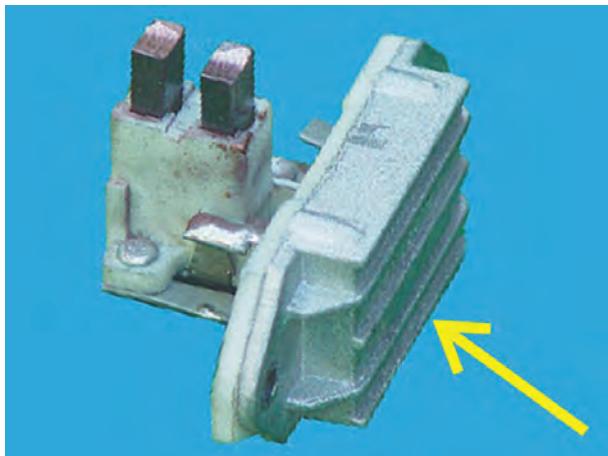

شکل ۳-۶ - آفتابات یا رگلاتور



شکل ۳-۷ - نشان دهنده و وضعیت باتری

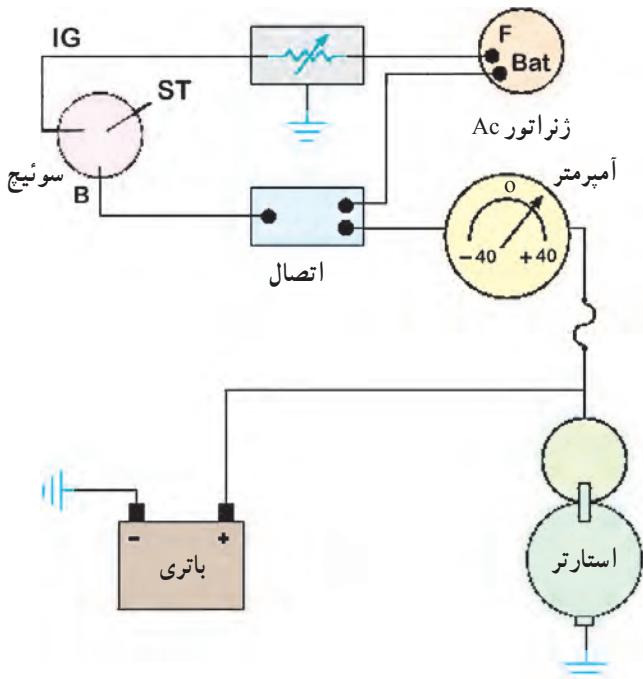


شکل ۳-۸ - مدار شارژ با آمپر متر

آفتابات یا رگلاتور از اجزای دیگر مدار شارژ است که وظیفه دارد ولتاژ خروجی آلترناتور و شدت جریان تولیدی آن را کنترل کند. اجزاهی شارژ باتری و جلوگیری از ورود جریان الکتریکی باتری به آلترناتور (هنگام خاموش بودن موتور خودرو) از وظایف دیگر آفتابات به شمار می‌رود. در شکل ۳-۶، آفتابات (رگلاتور) یک نوع آلترناتور نشان داده شده است.

برای نمایش دشارژ و یا شارژ بودن باتری خودرو، از آمپر متر یا ولت متر که در مدار الکتریکی سیستم شارژ طراحی می‌شود و قرار می‌گیرد، استفاده می‌کنند. این نوع نشان دهنده‌ها، روی پانل جلو و در کنار سایر نشان دهنده‌ها نصب می‌گردد و راننده‌ی خودرو می‌تواند هر لحظه از وضعیت دشارژ و یا شارژ باتری آگاه شود. شکل ۳-۷، درجه‌ی نشان دهنده‌ی وضعیت باتری را در یک نوع خودرو نشان می‌دهد.


در مدار شارژ خودروهایی که از آمپر متر برای نشان دادن شدت جریان تخلیه یا شارژ باتری استفاده شده است، آمپر متر به صورت اتصال سری در مدار قرار می‌گیرد. در روی صفحه‌ی نمایش نشان دهنده عقربه‌ای نصب شده است که انحراف آن به سمت علامت مثبت و یا منفی درج می‌شود و شارژ بودن و یا دشارژ باتری را در صفحه‌ی آمپر متر مشخص می‌کند. در نمودار شکل ۳-۸، نحوه اتصال آمپر متر به مدار شارژ خودرویی نشان داده شده است.

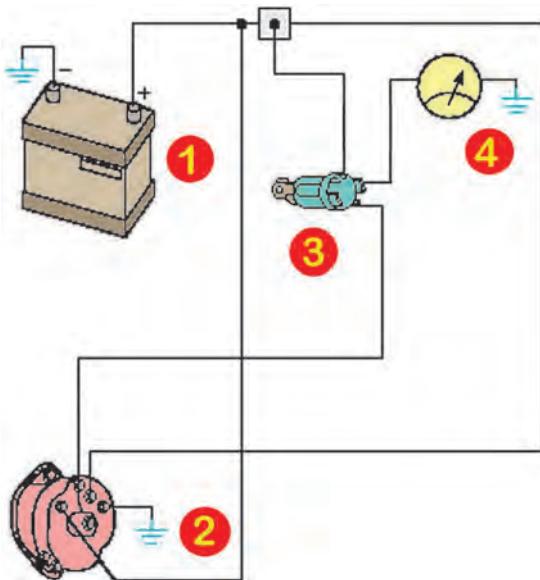

شکل ۳-۹ - مدار شارژ با ولت‌متر



شکل ۳-۱۰ - لامپ شارژ یک نوع خودرو

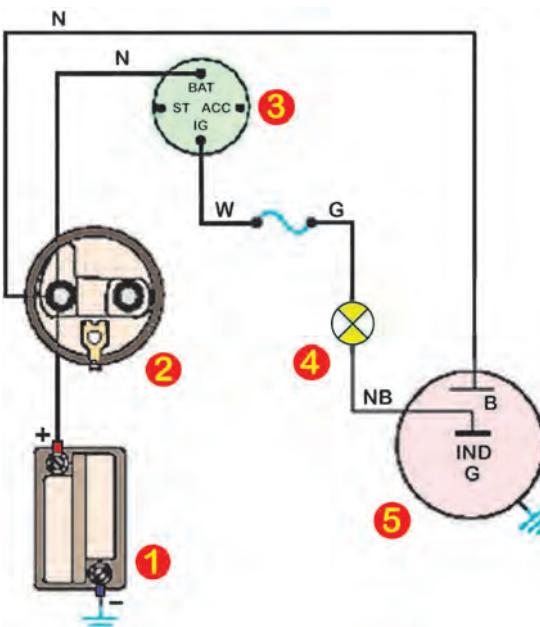

شکل ۳-۱۱ - نمودار الکتریکی سیستم شارژ خودرو با لامپ شارژ

در خودروهایی که به جای آمپر‌متر از ولت‌متر (برای نشان دادن وضعیت شارژ باتری) استفاده شده است، دستگاه ولت‌متر به روش اتصال موازی در مدار شارژ قرار می‌گیرد. در شکل ۳-۹، نمودار مدار شارژ خودرویی، که از ولت‌متر برای نشان دادن وضعیت شارژ و دشارژ باتری استفاده شده است، دیده می‌شود. در این مدار، باتری با شماره‌ی (۱)، آلت‌ناتور با شماره‌ی (۲)، سوئیچ اصلی موتور (سوئیچ جرقه) با شماره‌ی (۳) و ولت‌متر با شماره‌ی (۴) مشخص شده‌اند.

در مدار شارژ بعضی از خودروها از لامپ شارژ استفاده می‌شود، که در پانل جلوی راننده نصب می‌شود. لامپ شارژ، به منظور اخطار و مطلع نمودن راننده‌ی خودرو از وضعیت سیستم شارژ، طراحی شده است و به مدار الکتریکی سیستم شارژ اضافه می‌گردد. لامپ اخطار شارژ در وضعیت‌های زیر روشن می‌شود:

- معیوب شدن آلت‌ناتور؛


- پاره شدن تسمه‌ی محرك محور آلت‌ناتور.

در شکل ۳-۱۰، لامپ شارژ نصب شده در پانل جلوی راننده‌ی خودرویی با فلش قرمزرنگ نشان داده شده است. لامپ شارژ، در مدار الکتریکی سیستم شارژ خودرو به نحوی قرار گرفته است که جریان الکتریکی مورد نیاز خود را توسط سوئیچ جرقه (سوئیچ اصلی موتور) از باتری تأمین می‌کند و از طریق سیمیچ روتور و آفتمات آلت‌ناتور اتصال بدنه می‌شود. هنگام استارت و روشن نمودن موتور، برای چند لحظه، لامپ شارژ روشن و پس از تولید جریان الکتریکی توسط آلت‌ناتور خاموش می‌شود. دلیل خاموش شدن لامپ شارژ وجود جریان الکتریکی یکسوز شده‌ی آلت‌ناتور و جریان مثبت باتری در دو سر لامپ است.


هنگامی که به هر دلیل، جریان الکتریکی تولیدی آلت‌ناتور قطع شود اتصال بدنه‌ی مدار الکتریکی لامپ شارژ (از طریق آلت‌ناتور) برقرار و لامپ شارژ روشن می‌شود. در شکل ۳-۱۱، نمودار الکتریکی مدار شارژ خودرویی نشان داده شده است که در آن باتری با شماره‌ی (۱)، استارتر با شماره‌ی (۲)، سوئیچ



شکل ۳-۱۲-۳- دسته سیم مدار شارژ

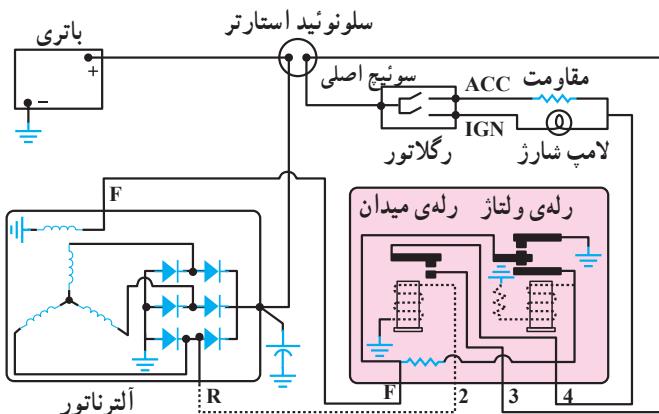

شکل ۳-۱۳- مدار شارژ با آلتريناتور سه فاز

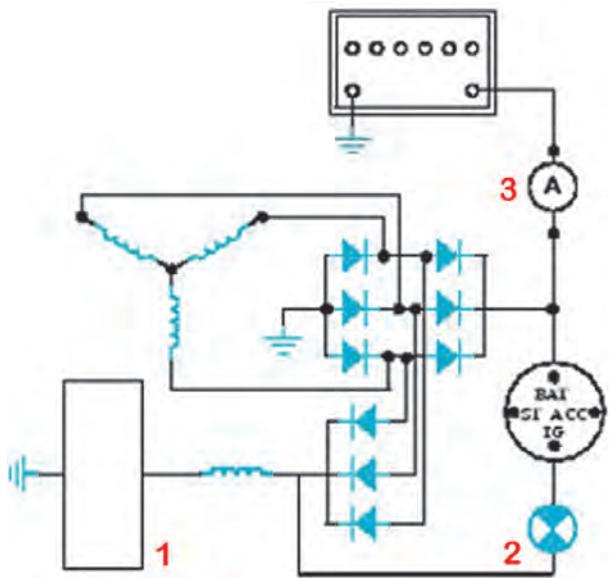


شکل ۳-۱۴- مدار شارژ با آلتريناتور سه فاز با نه دیود

اصلی موتور با شماره‌ی (۳)، لامپ شارژ با شماره‌ی (۴) و آلتريناتور با شماره‌ی (۵) مشخص شده است. برای اتصال اجزای مدار شارژ خودرو و برقراری جریان الکتریکی آن‌ها از دسته سیم کلاف‌بندی شده استفاده می‌شود. در شکل ۳-۱۲، دسته سیم مدار شارژ خودرویی نشان داده شده است.

مدار تشریحی شارژ باتری با آلتريناتور سه‌فاز و آفتامات الکترومغناطیسی در شکل ۳-۱۳ نشان داده شده است. در این نوع سیستم شارژ، از لامپ اخطار شارژ برای نشان دادن وضعیت شارژ باتری خودرو استفاده شده است.

سیستم شارژ برخی از خودروها دارای آلتريناتور سه‌فاز با نه عدد دیود است. در شکل ۳-۱۴ مدار تشریحی این نوع سیستم شارژ دیده می‌شود. در مدار شارژ از آفتامات (شماره‌ی ۱)، لامپ شارژ (شماره‌ی ۲) و آمپرmetr (شماره‌ی ۳) استفاده شده است، که در حالت خاموش بودن موتور، جریان مصرفی روتور از طریق باتری، (IG) سوئیچ جرقه و لامپ شارژ، تأمین می‌شود (در این حالت لامپ شارژ روشن می‌شود). زمانی هم که آلتريناتور شروع به تولید توان الکتریکی می‌کند جریان مصرفی روتور از دیودهای تحریک تأمین و لامپ شارژ خاموش می‌شود زیرا به هر دو ترمینال لامپ، جریان الکتریکی مثبت وارد می‌شود و اختلاف پتانسیل دو سر لامپ به صفر می‌رسد. در مدار شارژ دو سر لامپ به صفر می‌رسد.

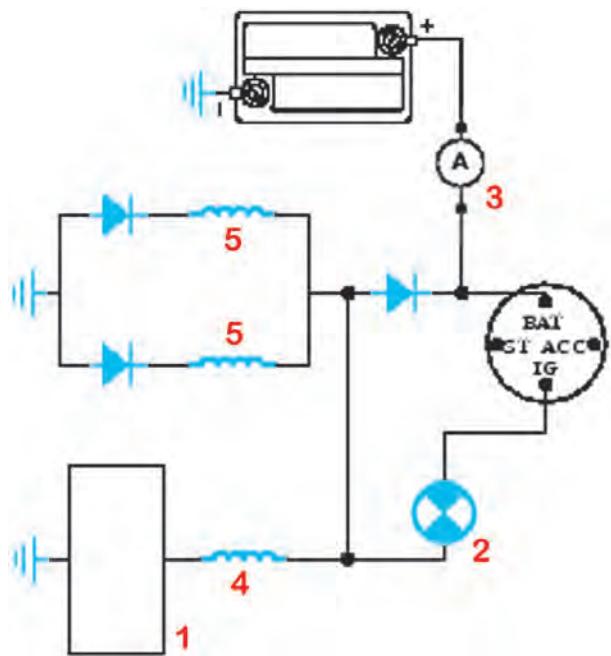

شکل ۱۵-۳- مدار شارژ آلترا ناتور تک فاز با سه دیود


در مدار شارژ برقی دیگر از خودروها از آلترا ناتور تک فاز با سه عدد دیود استفاده شده است. در شکل ۱۵-۳، مدار تشریحی سیستم شارژ با استفاده از آفتابامات (شماره‌ی ۱)، لامپ شارژ (شماره‌ی ۲) و آمپر متر (شماره‌ی ۳) نشان داده شده است. سیم پیچ موتور با (شماره‌ی ۴) و سیم پیچ استاتور نیز با (شماره‌ی ۵) مشخص گردیده است. در این نوع سیستم شارژ نیز شدت جریان مصرفی روتور از طریق لامپ شارژ تأمین می‌شود. در حالت خاموش بودن موتور (سوئیچ جرقه در وضعیت IG) لامپ شارژ روشن است و پس از فعال شدن آلترا ناتور، اختلاف پتانسیل دو سر لامپ به صفر می‌رسد و لامپ خاموش می‌شود.



شکل ۱۶-۳- آلترا ناتور مجهر به آفتابامات الکترونیکی


امروزه، در بسیاری از خودروهای جدید، از آلترا ناتورهایی که آفتابامات الکترونیکی دارند، استفاده می‌شود که در شکل ۱۶-۳، یک نوع آلترا ناتور مجهر به آفتابامات الکترونیکی نشان داده شده است.

مدار تشریحی سیستم شارژ باتری با آفتابامات الکترونیکی یک نوع خودرو در وضعیت خاموش بودن موتور و بسته بودن سوئیچ جرقه (قطع بودن مدار) در شکل ۱۷-۳ نشان داده شده است.

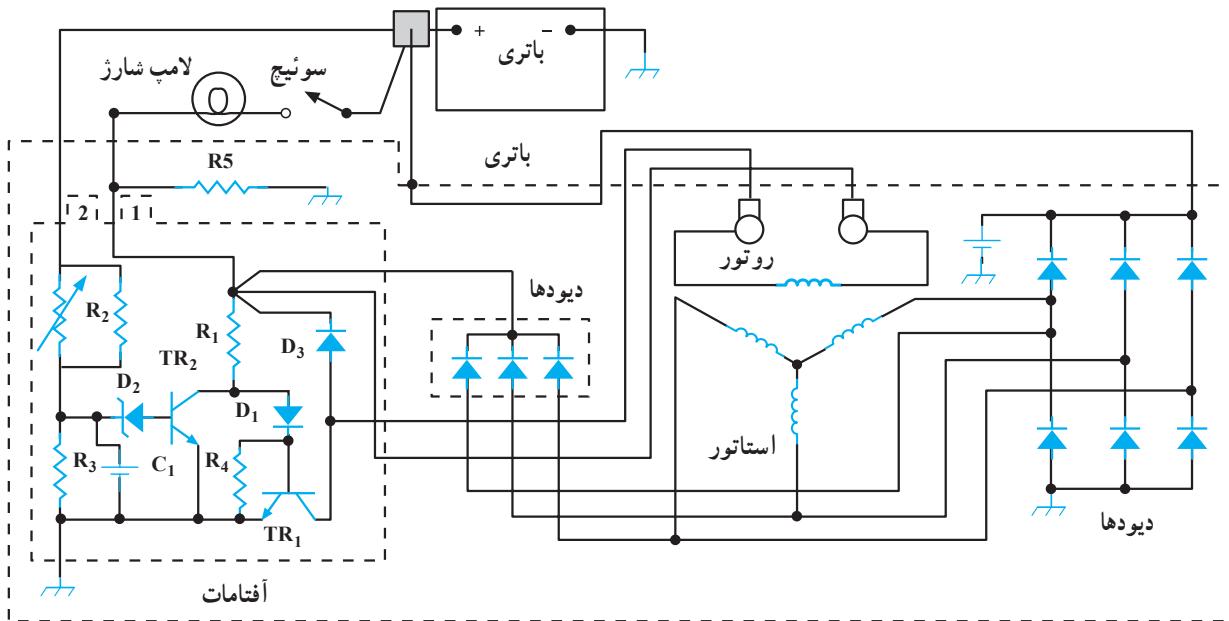


شکل ۳-۱۷


شکل ۳-۱۸، مدار تشریحی سیستم شارژ باتری را با آفتابات الکترونیکی و لامپ شارژ در حالت خاموش بودن موتور و حالت سوئیچ باز (سوئیچ جرقه در وضعیت IG) نشان می‌دهد. در این وضعیت لامپ شارژ روشن است.

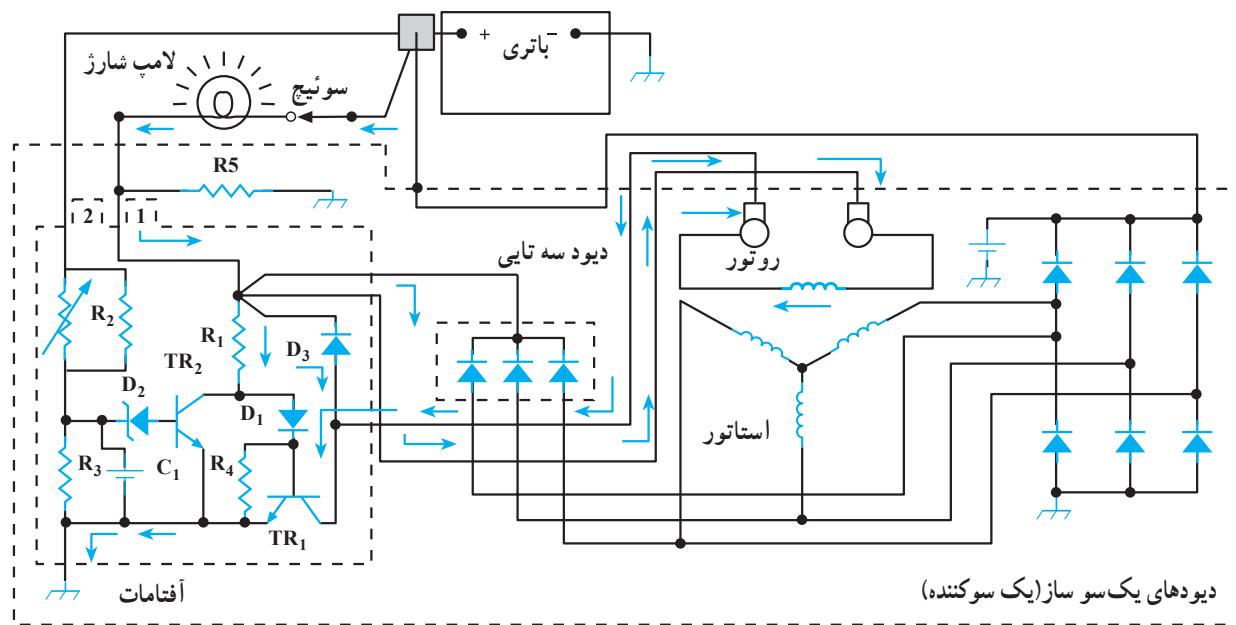


شکل ۳-۱۸

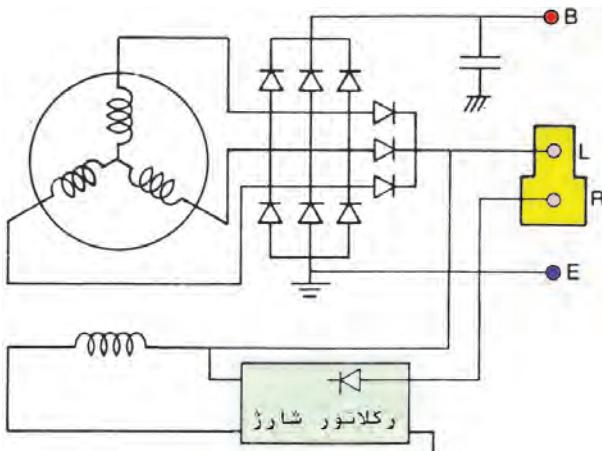

شکل ۳-۱۹- نحوه ارتباط اجزای داخلی آلترناتور با ترمینال‌های آن

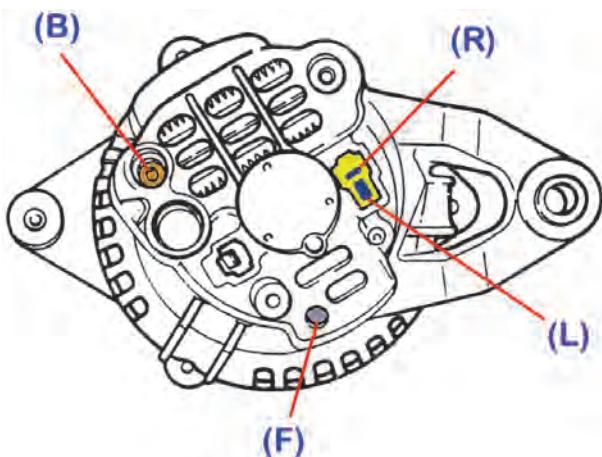

شکل ۳-۲۰- ترمینال‌های آلترناتور یک نوع خودرو

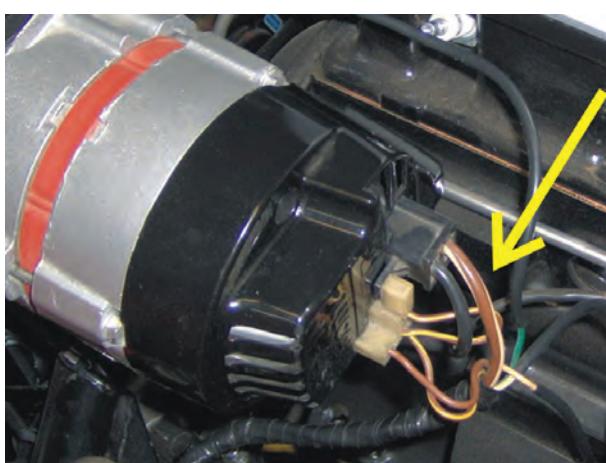

شکل ۳-۲۱- کد رنگ سیم‌های استفاده شده در مدار شارژ یک نوع خودرو

۳-۳- آشنایی با ترمینال‌های آلترناتور

برای اتصال مدار داخل آلترناتور به سیم‌کشی خودرو و برقراری جریان الکتریکی تولیدی آن در مدار شارژ از ترمینال‌هایی استفاده می‌شود که در روی بدنه آلترناتور تعییه گردیده و به مدار داخلی آن وصل شده است. در شکل ۳-۱۹، مدار داخلی آلترناتور یک نوع خودرو و نحوه ارتباط و اتصال اجزای داخلی آلترناتور به ترمینال‌های آن نشان داده شده است. ترمینال‌های الکتریکی این نوع آلترناتور با علائم اختصاری (B)، (L)، (R) و (E) مشخص شده و ترمینال (E) آلترناتور اتصال بدنه آن است.


اتصال ترمینال‌های آلترناتور به اجزای مدار شارژ به ترتیب

زیر است :


- ترمینال (B) آلترناتور به وسیله‌ی دسته سیم مدار شارژ به قطب مثبت باتری متصل می‌شود.
- ترمینال (L) داخل کائوچویی آلترناتور به لامپ شارژ روی پانل جلوی راننده وصل می‌شود.
- ترمینال (R) کائوچویی آلترناتور نیز از طریق دسته سیم مدار شارژ به سوئیچ اصلی موتور متصل می‌شود.
- ترمینال (F) روی بدنه آلترناتور به سیم‌پیچ آرمیچر وصل شده است. ترمینال‌های روی بدنه آلترناتور در شکل ۳-۲۰ نشان داده شده است.

۴-۳- اصول سیم‌کشی مدار شارژ و انتخاب سر سیم‌ها


جدول کد رنگ سیم‌ها در همه خودروها یکسان نیست و شرکت‌های سازنده خودرو هر کدام استاندارد رنگ سیم مختلفی را در سیم‌کشی خودروهای تولیدی خود مورد استفاده قرار می‌دهند. لذا، هنگام سیم‌کشی مدار شارژ خودرو، ابتدا لازم است رنگ سیم‌های مندرج در دفترچه‌ی راهنمای تعمیرات خودرو و نقشه‌ی مدار الکتریکی سیستم شارژ خودرو را مطالعه کنید. در شکل ۳-۲۱، رنگ عایق سیم‌های به کاررفته در دسته سیم متصل به ترمینال‌های آلترناتور خودرویی دیده می‌شود.

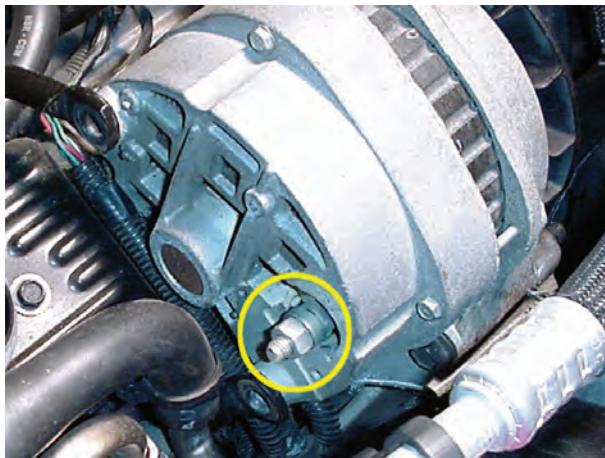

شکل ۳-۲۲- ترمینال (B) باتری

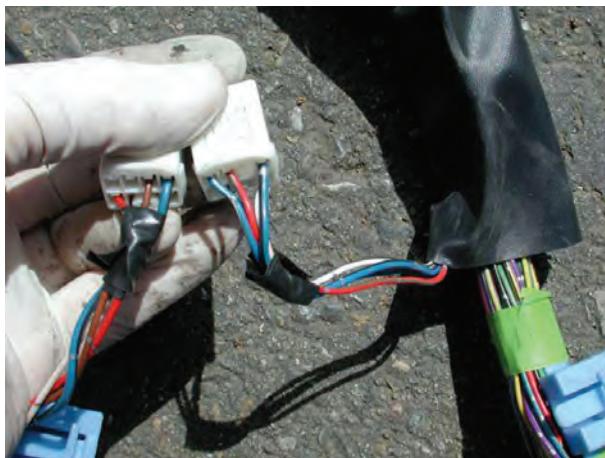

شکل ۳-۲۳- مقایسه و تطبيق سوکت های کلاف سیم کشی

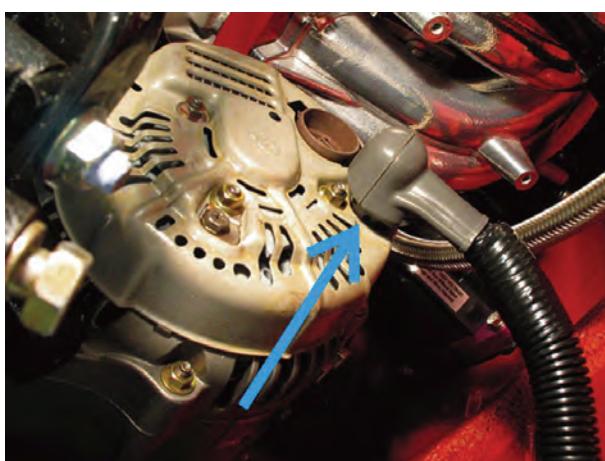

شکل ۳-۲۴- عایق اتصال الکتریکی ترمینال آلترناتور

هنگام آزمایش و بررسی مدار شارژ خودرو و اجرای تعمیرات، از اتصال بدنه‌ی ترمینال (B) آلترناتور خودداری و مراقبت کنید زیرا این ترمینال دارای ولتاژ باتری است. در شکل ۳-۲۲، ترمینال (B) آلترناتور خودرویی نشان داده شده است.


هنگام تعویض دسته سیم مدار شارژ، سوکت‌های اتصال (کائوچویی) و سرسیم‌های دسته سیم نو را با سوکت‌ها و سرسیم‌های دسته سیم معیوب مقایسه کنید و از مطابقت آن‌ها اطمینان حاصل کنید. در شکل ۳-۲۳، مقایسه‌ی اتصال الکتریکی کلاف سیم‌های سیم کشی دیده می‌شود.

در صورتی که قسمتی از سیم مدار الکتریکی آسیب دیده و یا نیاز به تعویض سرسیم یا کائوچویی اتصال دسته سیم مدار شارژ باشد، لازم است به نکات زیر توجه کنید :

- سرسیم یا سوکت اتصال (کائوچویی) را، مناسب با ترمینال هریک از اجزای مدار شارژ انتخاب کنید. اتصال الکتریکی ترمینال‌ها باید دارای روپوش عایق الکتریکی باشند. در شکل ۳-۲۴ استفاده از روکش عایق در اتصال ترمینال (B) آلترناتور خودرویی با فلش نشان داده شده است.



شکل ۳-۲۵- اتصالات الکتریکی

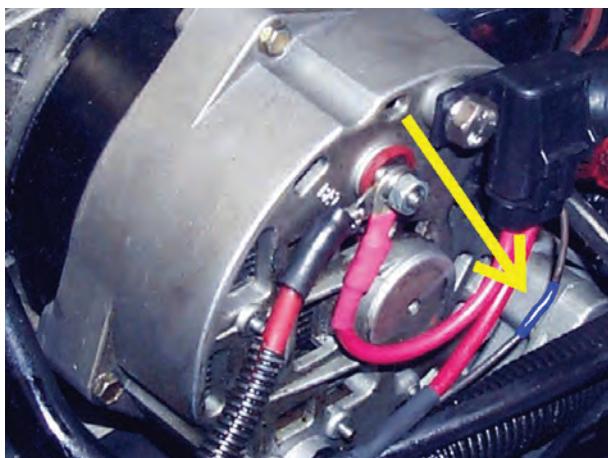

شکل ۳-۲۶- عایق کاری سیم کشی مدار الکتریکی

- سر سیم‌ها و سوکت‌های (کائوچوبی) استفاده شده در مدار شارژ، به تناسب فرم و نوع ترمینال‌های اجزای مدار (باتری، آلترناتور، سوئیچ جرقه و ...) انتخاب شده‌اند و در سیم‌کشی مورد استفاده قرار می‌گیرند. هم‌چنین لازم است نوع سر سیم یا کائوچوبی مناسب با اتصال مورد نظر باشد. در شکل ۳-۲۵ چند نمونه از اتصالات الکتریکی دیده می‌شود.

- پس از اتصال دو سر سیم قطع شده‌ی مدار و لحیم کاری آن، محل اتصال را با استفاده از عایق تیوبی عایق کاری کنید. در مورد روکش عایق آسیب دیده‌ی سیم کشی مدار شارژ نیز از عایق تیوبی شکل استفاده نمایید و برای انقباض تیوب به وسیله‌ی دمنده‌ی هوای گرم، عایق را در حد لازم حرارت دهید. در شکل ۳-۲۶، عایق کاری محل اتصال سیم کشی آلترناتور خودرویی با فلش نشان داده شده است.

زمان : ۱۲ ساعت

۳-۵- دستورالعمل آزمایش و عیب‌یابی مدار شارژ


وسایل لازم:

- مولتی‌متر


- آمپر متر (با قابلیت اندازه‌گیری بیش از 60 آمپر)

- چراغ آزمایش یا لامپ آزمایش

نکته‌ی اینمی: هنگام کار روی مدار الکتریکی سیستم شارژ، از اتصال بدنه‌ی ترمینال (B) آلترناتور خودداری و مراقبت کنید.

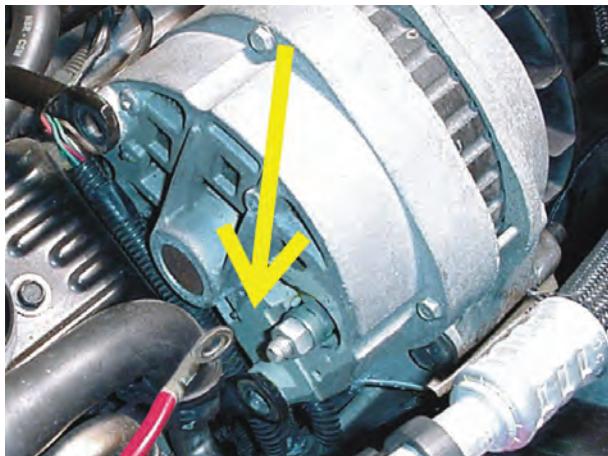

شکل ۳-۲۷

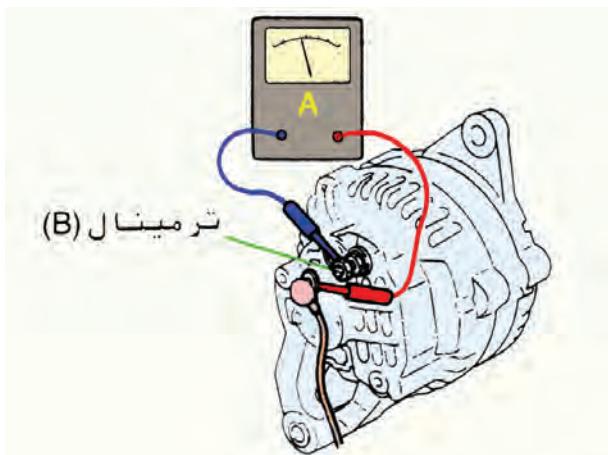

شکل ۳-۲۸ - نحوی اتصال آمپر متر به آلتريناتور



شکل ۳-۲۹ - دور موتور در وضعیت آزمایش

برای اندازه‌گیری شدت جریان آلتريناتور، به ترتیب زیر، عمل کنید :

- کابل اتصال مثبت باتری را جدا کنید.

شکل ۳-۲۷، ترمینال (B) آلتريناتور و سیم اتصال قطب مثبت باتری را پس از جدا کردن آن نشان می‌دهد.

- سیم منفی آمپر متر را به ترمینال (B) آلتريناتور و سیم مثبت آمپر متر را به بست سیم جدا شده از آلتريناتور متصل کنید (در این حالت آمپر متر به صورت سری بین باتری و آلتريناتور قرار می‌گیرد). در شکل شماتیک ۳-۲۸، نحوی آزمایش و اتصال آمپر متر نشان داده شده است.

- اتصال بدنهٔ باتری را برقرار کنید.

- موتور خودرو را روشن کنید.

- چراغ‌های روشنایی و سایر دستگاه‌های الکتریکی مصرف کنندهٔ خودرو را روشن کنید و در این وضعیت با فشاردادن پدال ترمز چراغ‌های قرمز خودرو را نیز به حالت فعال (روشن) درآورید.


- دور موتور را افزایش دهید تا تعداد دوران میل لنگ به ۲۵۰۰ دور در دقیقه برسد (شکل ۳-۲۹).

مقدار شدت جریان اندازه‌گیری شده تا ۴۵ آمپ شرایط عادی آلتريناتور را نشان می‌دهد.

- کلیهٔ مصرف کننده‌ها را به وضعیت غیرفعال درآورید و پدال ترمز را رها کنید.

- اجازه دهید تا آمپ شارژ باتری به کمتر از ۵ آمپ برسد.


- مجددًاً دور موتور را به ۲۵۰۰ دور در دقیقه افزایش دهید و در این وضعیت مقدار آمپر (شدت جریان) شارژ باتری را

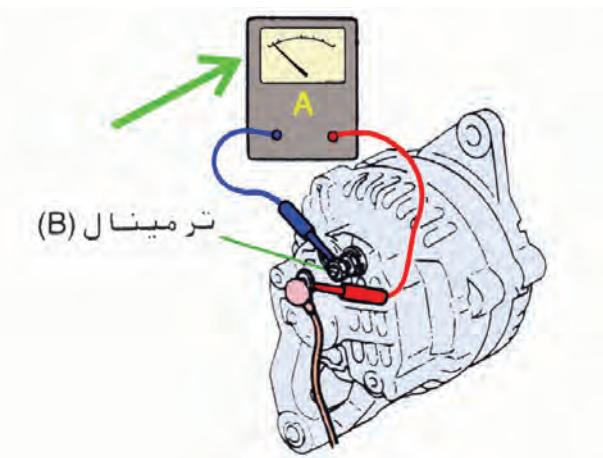

شکل ۳-۳۰- اندازه‌گیری آمپر شارژ باتری

از صفحه‌ی نمایش آمپر متر ملاحظه و یادداشت کنید. در شکل ۳-۳۰، نحوه‌ی آزمایش به صورت شماتیک دیده می‌شود. در صورتی که مقدار آمپر شارژ بیش تراز ۵ آمپر باشد ابتدا موتور را خاموش کنید و سپس کابل اتصال بدنی باتری را از قطب منفی باتری جدا کنید.

- اتصال ترمینال (B) آلترناتور را برقرار کنید.
- بست کابل اتصال بدنی باتری را مجدداً وصل کنید.
- سوئیچ جرقه را در وضعیت استارت قرار دهید و موتور خودرو را روشن کنید.
- مولتی‌متر را برای اندازه‌گیری مقدار ولت تنظیم کنید.

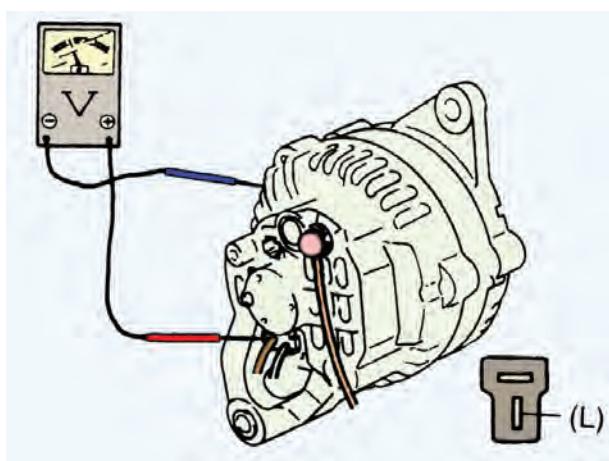

شکل ۳-۳۱- اتصال سری ولت‌متر به ترمینال (L) آلترناتور

سیم مثبت ولت‌متر را به ترمینال (L) آلترناتور اتصال دهید و سیم منفی آن را به بدنی آلترناتور وصل کنید. در شکل ۳-۳۱، نحوه‌ی اتصال ولت‌متر به ترمینال (L) آلترناتور (اتصال سری) به صورت شماتیک نشان داده شده است.

- دور موتور را به 25° دور در دقیقه افزاش دهید و مقدار ولتاژ در ترمینال (L) آلترناتور را اندازه‌گیری و یادداشت کنید.

مقدار ولتاژ بین $14\frac{1}{4}$ تا $15\frac{1}{4}$ ولت نشان‌دهنده‌ی سالم بودن آلترناتور است.


در صورتی که مقدار شدت جریان شارژ آلترناتور در مرحله‌ی قبل کم تراز ۵ آمپر اندازه‌گیری شده باشد برای آزمایش سیم پیچ روتور آلترناتور به ترتیب زیر عمل کنید:

- سوئیچ جرقه را در وضعیت (OFF) قرار دهید تا موتور خاموش شود.

- اتصال بدنی باتری را جدا کنید.

- اتصال ترمینال (B) آلترناتور را جدا کنید.


- سیم مثبت و سیم منفی اهم‌متر را به ترمینال‌های (L) و (F) آلترناتور متصل و مقدار مقاومت بین آن‌ها را اندازه‌گیری

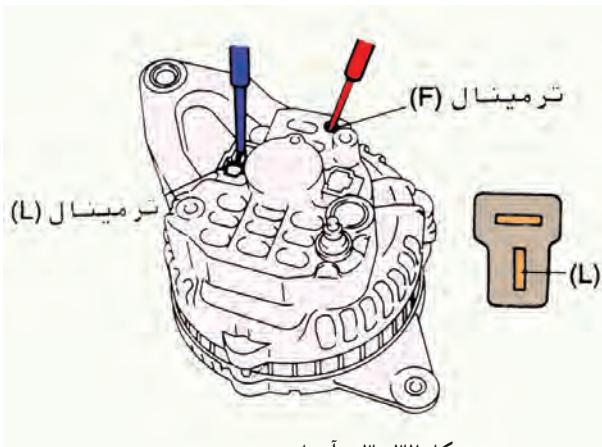

شکل ۳-۳۲—آزمایش سیم پیچ روتور


نمایید. در صورت سالم بودن سیم پیچ روتور مقدار اهم اندازه گیری شده بین $\frac{4}{3}$ الی ۵ اهم خواهد بود. در شکل ۳-۳۲، نحوه اتصال اهم متر و آزمایش و اندازه گیری مقاومت بین ترمینال های (L) و (F) آلترا ناتور، به صورت شماتیک، نشان داده شده است.

برای آزمایش سالم بودن سیم کشی سوئیچ به آلترا ناتور، ابتدا سوئیچ جرقه را در وضعیت (OFF) قرار دهید و سپس سوکت اتصال سیم کشی مدار به ترمینال (R) و (L) را از آلترا ناتور جدا کنید.

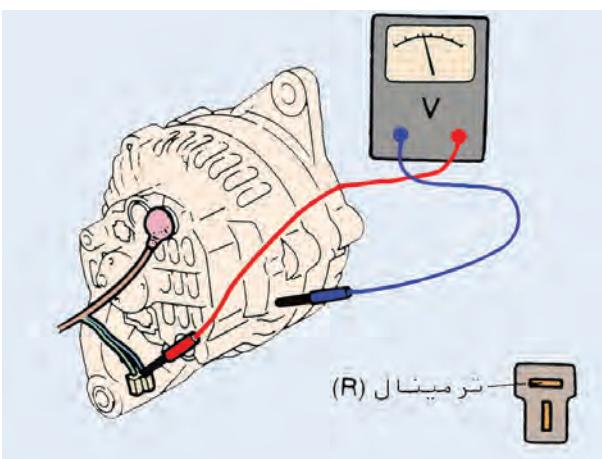


شکل ۳-۳۳—آزمایش سالم بودن سیم اتصال سوئیچ به آلترا ناتور

— سوئیچ اصلی موتور را در وضعیت (on) قرار دهید و مقدار ولتاژ ترمینال (R) را اندازه گیری کنید. اگر در این حالت مقدار ولتاژ اندازه گیری شده برابر با ولتاژ باتری باشد نشان دهندهی سالم بودن سیم کشی از سوئیچ تا آلترا ناتور است. در شکل ۳-۳۳، نحوه آزمایش و اتصال ولت متر به سیم کشی، به صورت شماتیک، نشان داده شده است.

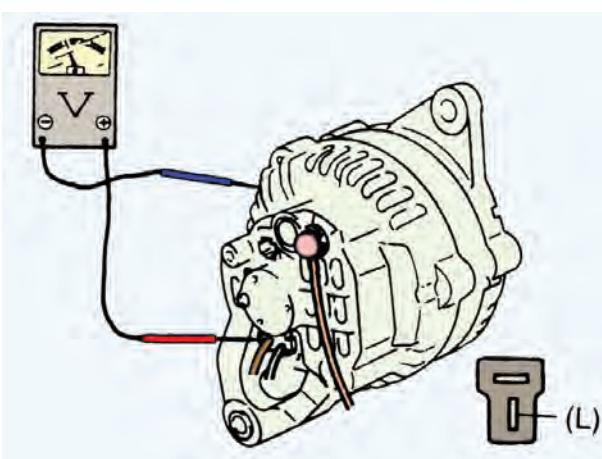


شکل ۳-۳۴—اندازه گیری ولتاژ در ترمینال (L) آلترا ناتور

برای اندازه گیری ولتاژ در ترمینال (L) آلترا ناتور سیم مثبت ولت متر را به ترمینال (L) و سیم منفی ولت متر را به بدنه آلترا ناتور متصل کنید (اتصال موازی) و سپس سوئیچ اصلی موتور (سوئیچ جرقه) را در وضعیت (on) قرار دهید و مقدار ولتاژ اندازه گیری شده گردید. در صورتی که ولتاژ اندازه گیری شده بیش از ۳ ولت باشد نشانه‌ی آن است که رگلاتور یا سیم پیچ روتور معیوب است. در شکل شماتیک ۳-۳۴، نحوه آزمایش و اندازه گیری ولتاژ در ترمینال (L) آلترا ناتور دیده می‌شود.

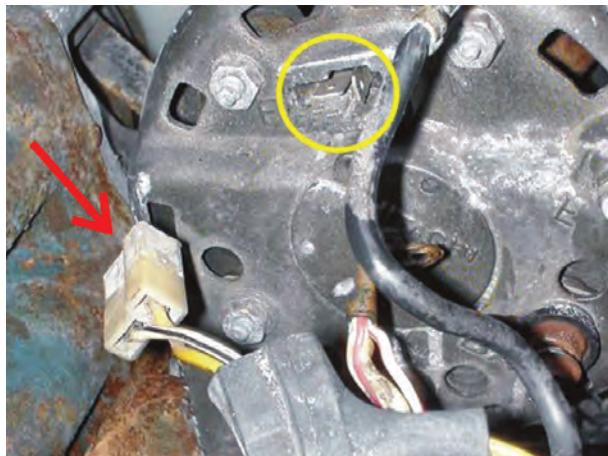

شکل ۳-۳۵- جدا کردن کائوچویی سیم کشی لامپ شارژ

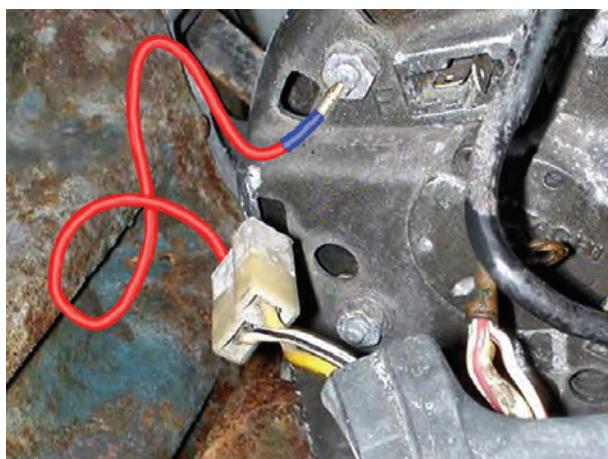

شکل ۳-۳۶- آزمایش مدار لامپ شارژ

زمان : ۴ ساعت

برای آزمایش سیم کشی مدار الکتریکی لامپ شارژ، ابتدا کائوچویی ترمینال (L) و (R) آلترناتور را جدا کنید. در شکل ۳-۳۵، کائوچویی اتصال سیم کشی مدار لامپ شارژ با فلش قرمزرنگ و ترمینال های روی آلترناتور (پس از جدا کردن کائوچویی اتصال) نشان داده شده است.

- یک سر سیم رابط را به ترمینال (L) روی کائوچویی اتصال دهید و سر دیگر آن را اتصال بدهه کنید.

- سوئیچ جرقه را در وضعیت (on) قرار دهید. در این صورت روشن شدن لامپ شارژ روی پانل جلوی راننده دلیل سالم بودن سیم کشی مدار لامپ شارژ است. در شکل ۳-۳۶، استفاده از سیم رابط (برای اجرای آزمایش و چگونگی اتصال آن) دیده می شود.


۶-۳- دستور العمل سیم کشی مدار شارژ

وسایل لازم:

- سیم در کد رنگ مورد نیاز
- کتاب راهنمای تعمیرات برق خودرو
- سیم لخت کن
- سیم چین
- انبردست
- سر سیم و کائوچویی (سوکت اتصال الکتریکی)
- لوازم عایق بندی



شکل ۳-۳۷—لوازم سیم‌کشی

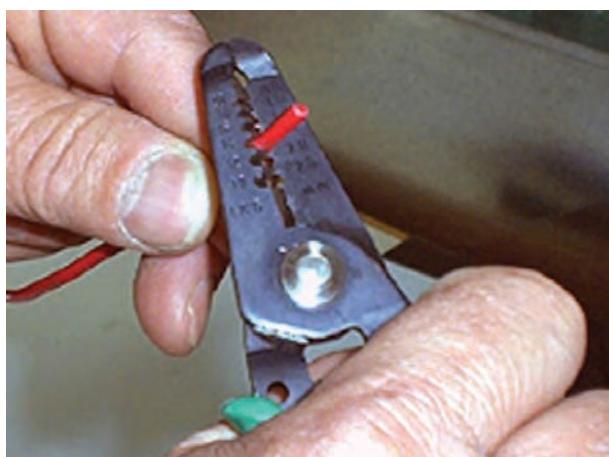

شکل ۳-۳۸— جدا کردن عایق سر سیم‌ها



شکل ۳-۳۹—کلاف‌بندی سیم‌ها

در شکل ۳-۳۷، تعدادی از وسایل مورد نیاز در سیم‌کشی دیده می‌شود.

برای سیم‌کشی مدار شارژ در روی شاسی و بدن‌های آموزشی برق خودرو به ترتیب زیر اقدام کنید:

- کابل اتصال بدن‌های باتری را جدا کنید.
- رشته سیم‌های مورد نیاز را در طول لازم آماده کنید.
- (کد رنگ سیم‌ها را از دفترچه یا کتاب راهنمای تعمیرات خودرو استخراج نمایید.)

— روکش عایق سر سیم‌ها را با استفاده از انبر سیم لخت کن جدا کنید و سرسیم‌های مناسب با ترمینال‌های آلترناتور، باتری، سوئیچ اصلی جرقه و لامپ شارژ را به آن‌ها متصل کنید. در شکل ۳-۳۸، جدا کردن عایق سر سیم نشان داده شده است.

— اتصالات را عایق‌بندی کنید.

— سیم‌ها را به صورت کلاف درآورید و آن‌ها را کلاف‌بندی کنید. در شکل ۳-۳۹، استفاده از نوار چسب پلاستیکی و کلاف‌بندی سیم‌ها نشان داده شده است.

— مطابق با نقشه‌ی مدار الکتریکی ارائه شده در کتاب راهنمای تعمیرات خودرو، اتصال الکتریکی آلترناتور را به باتری، سوئیچ جرقه، لامپ شارژ و آمپر متر برقرار کنید.

— اتصال بدن‌های باتری را برقرار کنید.

— موتور خودرو را با نظارت هنرآموز خود روشن کنید و صحت سیم‌کشی را بررسی نمایید.


نکات ایمنی

— دقیق کنید که برای اتصال باتری، به طور عکس، عمل نکنید زیرا باعث آسیب دیدن یکسو کنندهٔ آلتريناتور می‌شود.

— به خاطر داشته باشید که همواره در ترمینال (B) آلتريناتور جریان الکتریکی باتری قرار دارد، لذا از اتصال بدنده شدن آن مراقبت کنید.

— هنگامی که سوکت اتصال ترمینال‌های (L) و (R) به آلتريناتور متصل نباشد استارت نزنید.

— هنگام روشن بودن موتور از اتصال ترمینال (L) آلتريناتور به بدنهٔ خود را مراقبت کنید. در شکل ۳-۴۰، تصویر نمادین جلوگیری از اتصال بدنده شدن ترمینال (L) آلتريناتور، نشان داده شده است.

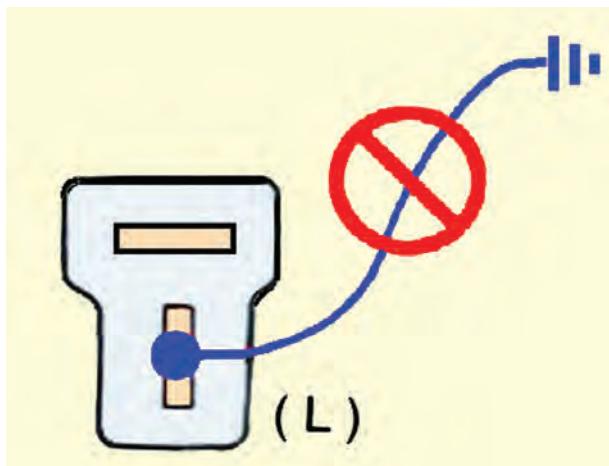


شکل ۳-۴۰—مراقبت از اتصال بدنده شدن ترمینال (L) آلتريناتور


آزمون پایانی (۳)



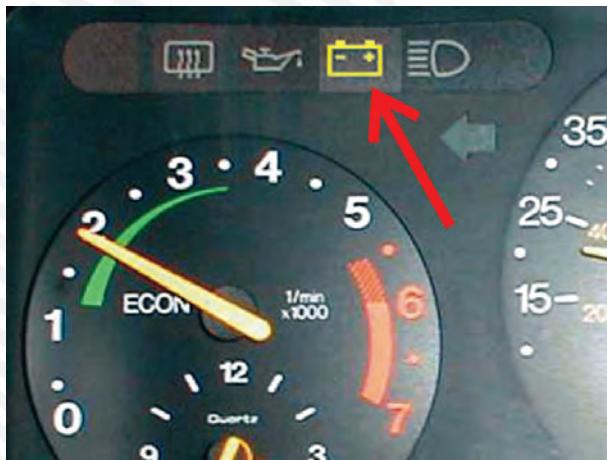- ۱- وظایف سیستم شارژ خودرو را توضیح دهید.
- ۲- اجزای مدار شارژ را نام ببرید و توضیح دهید که در شرایط مختلف از کار سیستم شارژ، باتری در چه وضعیت‌هایی قرار می‌گیرد.
- ۳- در چه شرایطی از کار موتور، لامپ اخطر شارژ روشن می‌شود؟




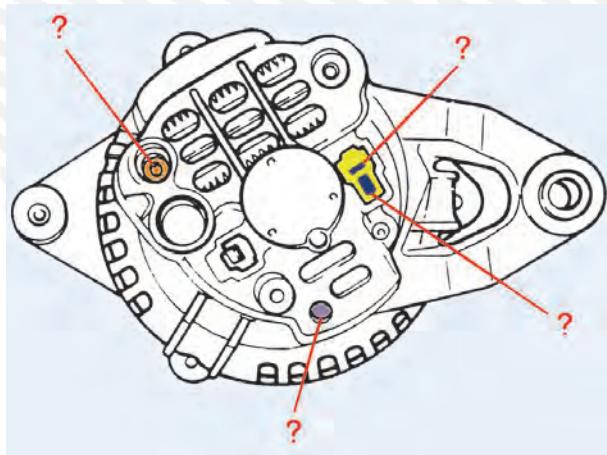- ۴- ترمینال‌های الترناتور را توضیح دهید.




- ۵- اصول سیم‌کشی مدار شارژ خودرو را توضیح دهید.

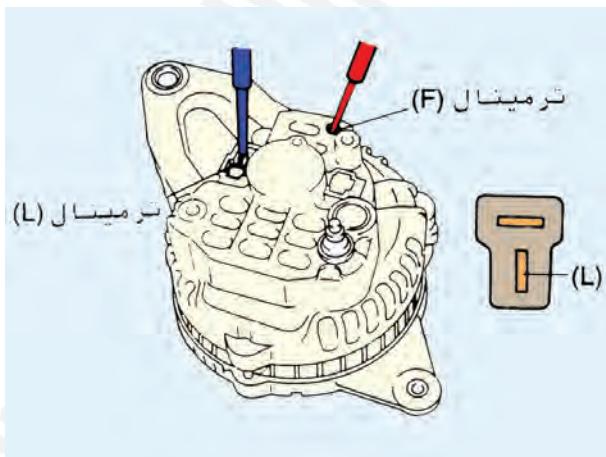
۶- آزمایش شان داده شده در شکل را توضیح دهید.



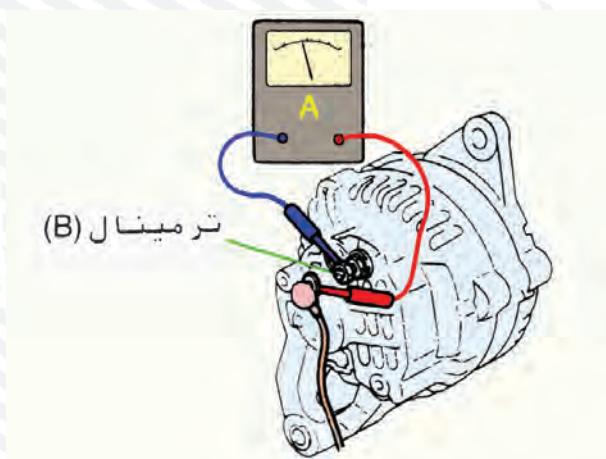۷- آزمایش نشان داده شده در شکل را توضیح دهید.



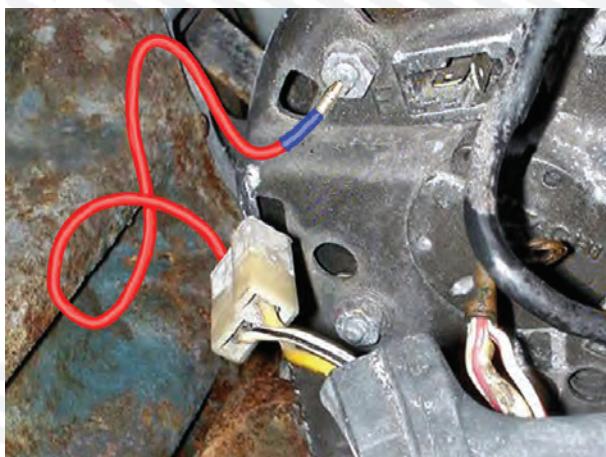۸- آزمایش شان داده شده در شکل را توضیح دهید.



واحد کار چهارم

توانایی نصب، سیمکشی و راه اندازی سیستم بخاری و فن سیستم تهویه خودروها

هدف کلی



نصب، سیمکشی و راه اندازی سیستم بخاری




هدف‌های رفتاری: فرآگیرنده پس از آموزش این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- سیستم تهویه در خودرو را توضیح دهد.
- ۲- بخاری و اجزای آن را توضیح دهد.
- ۳- دریچه‌ها و کانال‌های عبور هوا در سیستم تهویه را توضیح دهد.
- ۴- دریچه‌های مسیر عبور هوای سیستم تهویه را بررسی و تنظیم کند.
- ۵- نقشه‌ی مدار الکتریکی سیستم تهویه را توضیح دهد.
- ۶- مدار سیستم تهویه را عیب‌یابی کند.
- ۷- بخاری خودرو را پیاده و سوار کند.
- ۸- مدار الکتریکی فن سیستم تهویه را عیب‌یابی کند.
- ۹- مدار الکتریکی فن را سیمکشی کند.

ساعات آموزش

جمع	عملی	نظری
۱۸	۱۴	۴


پیش آزمون (۴)

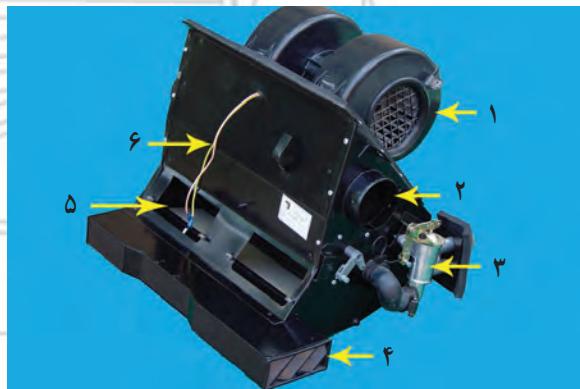

- ۱- وظیفه‌ی سیستم تهویه‌ی داخل اتاق خودرو (بخاری) را توضیح دهید.
- ۲- اجزای نشان داده شده در شکل را نام ببرید.

- ۳- در شکل مقابل، فلش کدام جزء مدار الکتریکی، سیستم بخاری خودرو را نشان می‌دهد؟ توضیح دهید.

- ۴- در شکل مقابل، کدام جزء مدار بخاری خودرو نشان داده شده است؟ طرز کار آن را توضیح دهید.

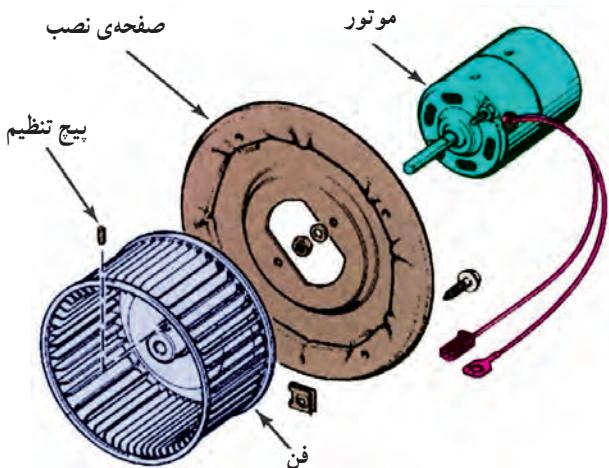

شکل ۱-۴- موتور و فن بخاری


۱-۴- آشنایی با سیستم بخاری خودرو، انواع و کاربرد آن‌ها (تهویه)

برای جابه‌جایی هوای داخل اتاق خودرو با هوای بیرون و جلوگیری از ورود گاز دی‌اکسید کربن اکزوژ، در خودرو از سیستم تهویه استفاده می‌شود. به همین منظور، هوای بیرون خودرو از طریق کانال‌ها یا لوله‌های هوای داخل اتاق هدایت می‌شود. گفتنی است تهویه در حالت توقف یا سرعت‌های کم خودرو اثر چندانی ندارد. سیستم تهویه در خودرو شامل کانال‌های عبور هوای یک الکتروموتور و فن (پنکه) است (شکل ۱-۴).

الکتروموتور بخاری در خودروهای مختلف، معمولاً دارای دو، سه و یا چهار سرعت دارد.


۲-۴- بخاری

برای تأمین حرارت یا گرمای داخل اتاق خودرو در فصل سرما از سیستم بخاری استفاده می‌شود. هوای گرم بخاری از طریق انتقال آب گرم رادیاتور موتور به رادیاتور بخاری و هدایت حرارت آب گرم بخاری، از طریق گردش پره‌های پروانه‌ی موtor الکتریکی و کانال‌های آن به اتاق خودرو، تأمین می‌شود (شکل ۲-۴).

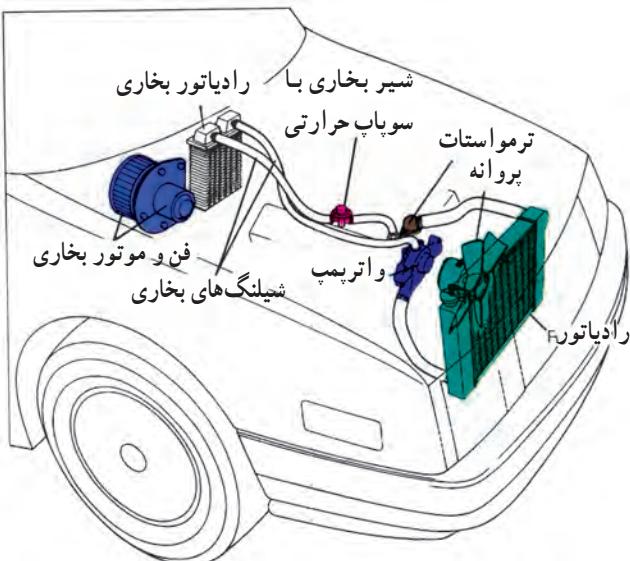

شکل ۲-۴- بخاری خودرو


ترمواستات بسته

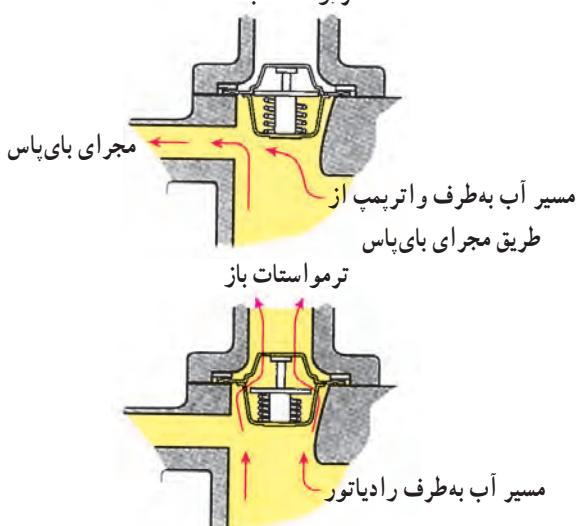

شکل ۳-۴- ترمواستات

سیستم خنک‌کننده‌ی خودرو دارای ترمواستات است.


وظیفه‌ی ترمواستات هنگام روشن کردن موتور، مسدود نگاهداشتن وقت عبور جریان آب است تا درجه‌ی حرارت موتور سریع تر به میزان تعیین شده یا زیاد برسد و درجه‌ی حرارت آب را باز کردن مسیر عبور جریان و گردش آب ثابت نگه دارد (شکل ۳-۴).

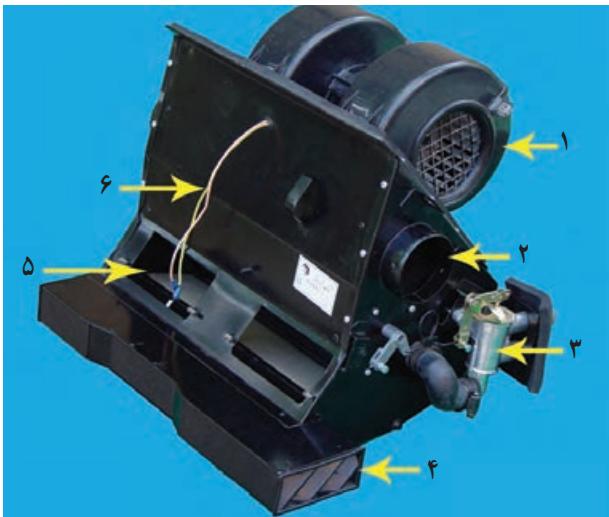

شکل ۴-۴- مجموعه‌ی کامل بخاری: ۱- موتور و فن ۲- محل اتصال خرطومی بغل ۳- شیر آب بخاری ۴- خروجی زیر پا ۵- خروجی کانال‌های زیر شیشه ۶- سیم‌های الکتریکی موتور


۱-۴-۱- اجزای بخاری: اجزای بخاری عبارت‌اند از یک یا دو فن (پنکه) که به‌وسیله‌ی موتور الکتریکی جریان مستقیم گردش می‌کند (شکل ۴-۴). رادیاتور و شیر بخاری، دریچه‌ها و اهرم‌های باز کردن و بستن دریچه‌های هوا، لوله‌های لاستیکی (شیلنگ‌های) رفت و برگشت آب گرم موتور به رادیاتور بخاری و کانال‌های عبور هوا، از دیگر اجزای بخاری خودرو محسوب می‌شوند.

شکل ۴-۵ محل نصب بخاری یک نوع خودرو را نشان می‌دهد که در آن، مسیر ورود هوای محیط به بخاری و هم‌چنین مسیرهای خروج هوای گرم از بخاری به سمت شیشه‌های جلو و بغل، فضای داخل اتاق و زیر پای سرنشیمان خودرو، با علامت فلش مشخص شده است.

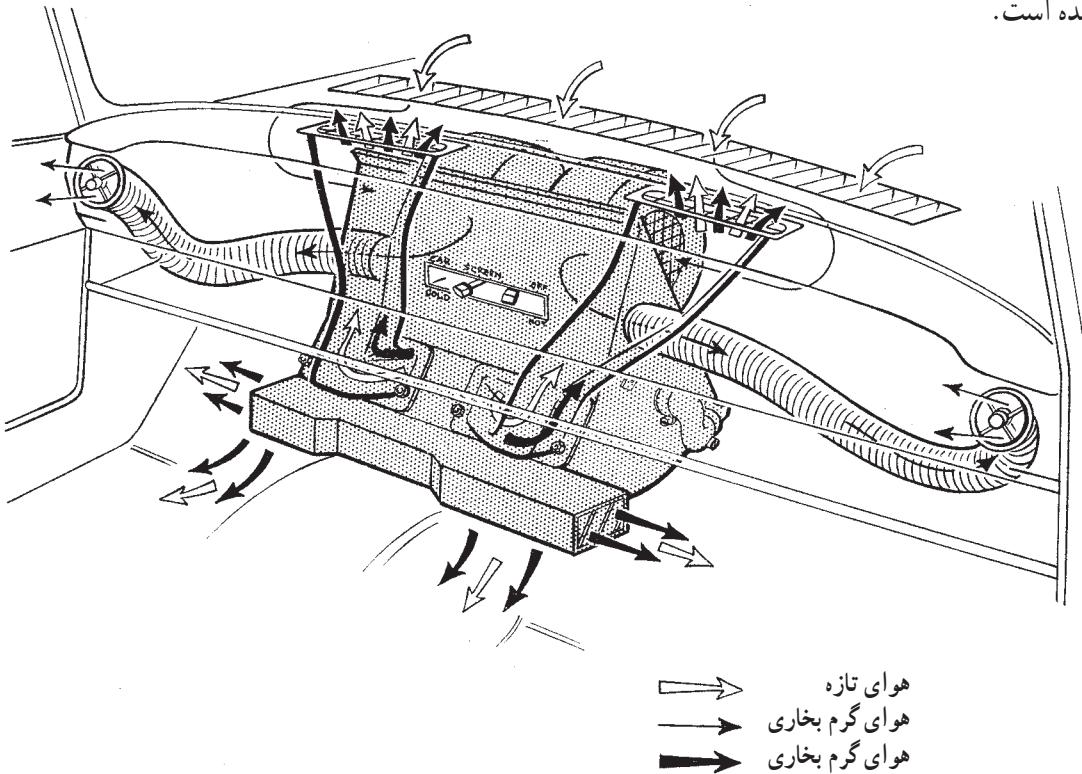


شکل ۴-۵- بخاری و کانال‌های عبور هوا

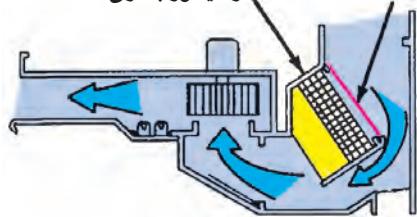
مسیر عبور هوا از طریق رادیاتور بخاری بسته است هوا از دریچه‌ای فرعی عبور می‌کند. رادیاتور بخاری



مسیر عبور هوا از طریق رادیاتور بخاری است، مسیر فرعی بسته است. رادیاتور بخاری

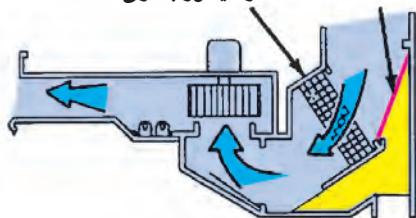


شکل ۴-۶-بخاری و دریچه‌های بخاری

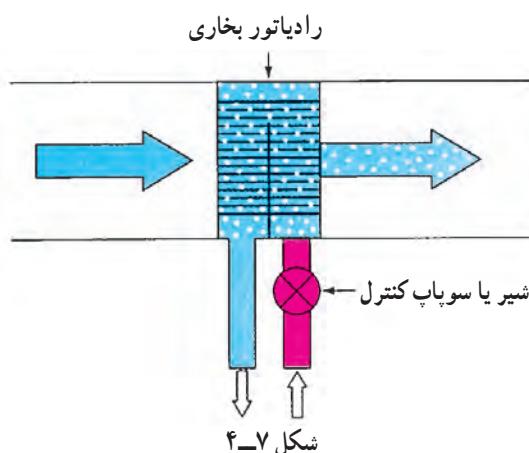

۴-۲-۲-دریچه‌های بخاری: هوای گرم توسط فن (پنکه) مقابل رادیاتور بخاری و کانال‌ها به اتاق خودرو هدایت می‌شود. دریچه‌هایی در مسیر کانال‌های بخاری تعییه شده که می‌تواند مسیر عبور هوای گرم را مسدود یا باز کند و یا جهت آن را تغییر دهد (شکل ۴-۶).


چنان‌چه رادیاتور بخاری دارای سوپاپ کنترل حرارت (شیر کنترل) باشد هنگام بستن بخاری، سوپاپ کنترل فقط مسیر آب گرم را مسدود می‌کند (شکل ۴-۷). وظیفه‌ی دریچه‌های بخاری، هدایت هوای گرم بخاری به شیشه‌های جلو (جهت جلوگیری از پخزدگی و جمع نشدن بخار روی شیشه‌ها و انتقال هوای گرم به داخل اتاق) است. در بعضی از خودروها بهوسیله‌ی کانال‌هایی در زیر صندلی‌های جلو، هوای گرم بخاری را به صندلی‌های عقب نیز منتقل می‌کنند.

علاوه بر موارد فوق، از وظایف دیگر دریچه‌های بخاری محدود کردن هوای عبوری از رادیاتور بخاری است. دریچه‌های بخاری بهوسیله‌ی کابل یا سیم (mekanik) و یا موتور الکتریکی کنترل می‌شوند.

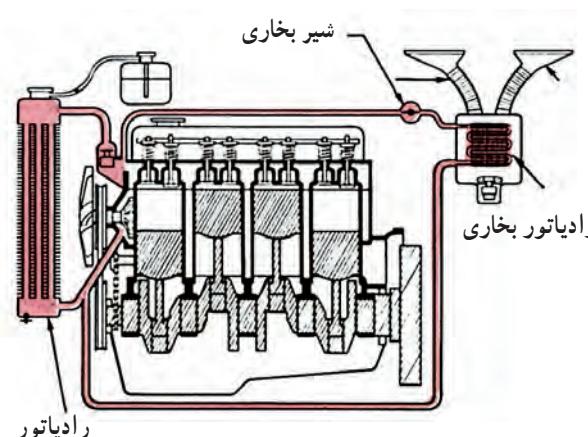

شکل ۴-۸-گردش آب بین رادیاتور موtor و بخاری

الکتروموتور بخاری مانند موتور برف پاک کن است. روی شافت آرمیچر، بخاری یک یا دو فن در سمت راست و چپ آن نصب می‌شود. آب گرم موتور توسط یک لوله‌ی لاستیکی به شیر بخاری و از آنجا به رادیاتور بخاری وارد می‌شود و بهوسیله‌ی لوله‌ی لاستیکی دیگری به مخزن رادیاتور برمی‌گردد (شکل ۴-۸).

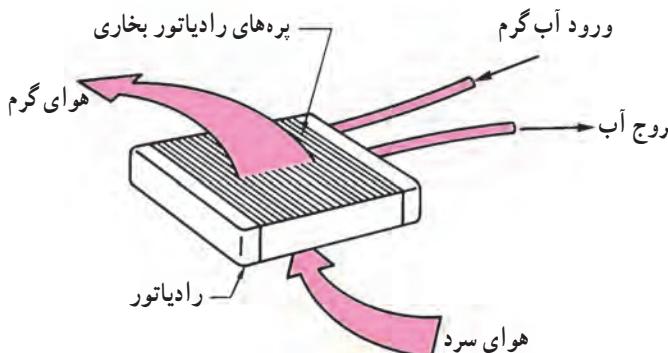


شکل ۴-۹—رادیاتور بخاری


هوای گرم اطراف رادیاتور بخاری توسط فن مکیده می‌شود و از طریق دریچه‌ها و کانال‌ها به داخل اتاق خودرو هدایت می‌گردد.

در شکل ۴-۹، نحوه انتقال حرارت آب گرم موتور به هوای جاری نشان داده شده است.

به وسیله‌ی اهرم‌بندی‌های بخاری می‌توان دریچه‌های ورود هوای بخاری و هم‌چنین شیر بخاری را تنظیم کرد (شکل ۴-۱۰).

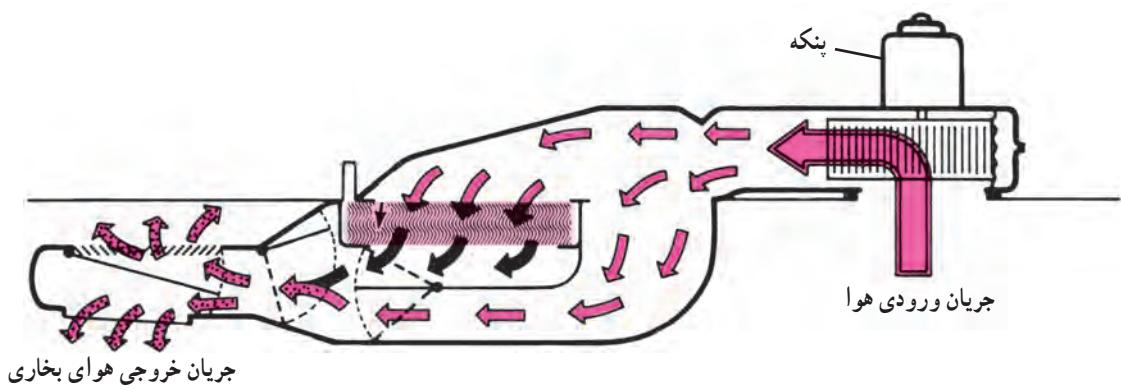


شکل ۴-۱۰—عبور هوای بخاری و دریچه‌ها

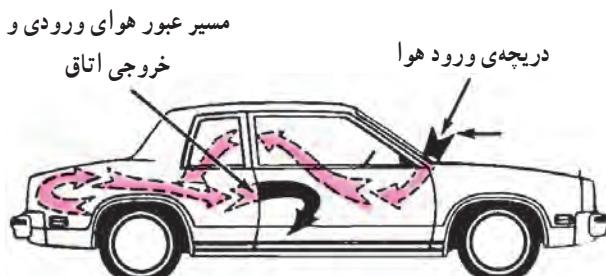


شکل ۴-۱۱—مسیر عبور جریان هوای گرم در خودرو

هوای بیرون از خودرو از شبکه‌ی زیر شیشه‌ی جلو وارد می‌شود و پس از عبور از اطراف رادیاتور و گرم شدن، توسط فن به داخل اتاق هدایت می‌گردد (شکل ۴-۱۱).

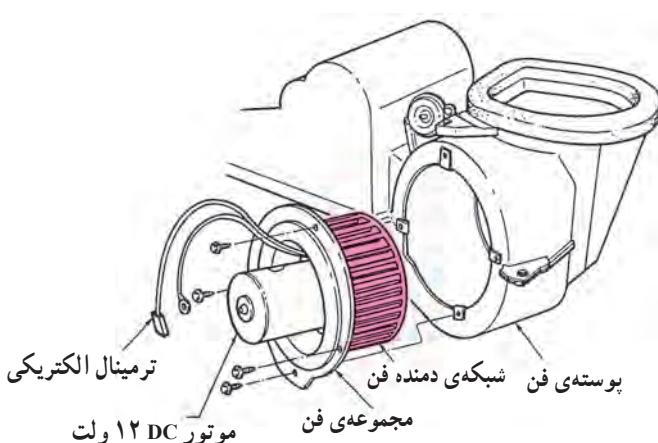

شکل ۴-۱۲

موتور بخاری خودرو، یک موتور الکتریکی جریان مستقیم ۱۲ ولت است. در شکل ۴-۱۲، الکتروموتور و فن بخاری خودرو مشاهده می‌شود.

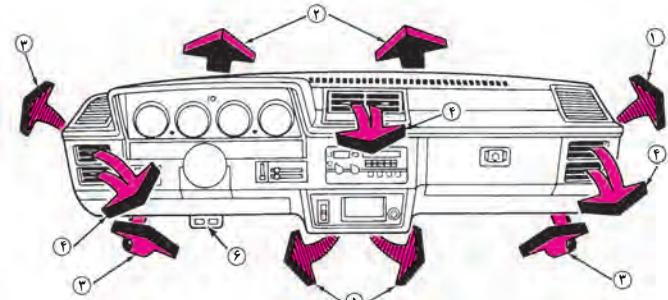


شکل ۱۳-۴- دریچه‌های ورود هوای گرم به داخل اتاق خودرو

شکل ۱۳-۴، دریچه‌های مختلف عبور هوای گرم به داخل اتاق خودرو را نشان می‌دهد.

- ۱- خروجی هوای گرم جهت از بین بردن بخارهای روی شیشه
- ۲- خروجی هوای گرم به منظور ذوب کردن بخ‌های روی شیشه
- ۳- ورود هوای گرم به داخل اتاق
- ۴ و ۵- ورود هوای گرم موتور به داخل اتاق
- ۶- دکمه‌ی اهرم دریچه‌های هوای گرم به داخل اتاق

کابل کنترل دریچه‌های بالا

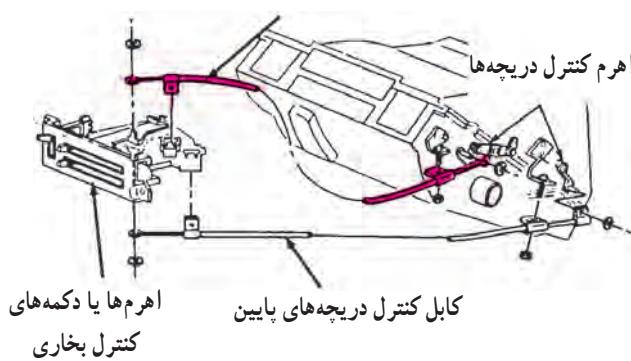


شکل ۱۴

۴-۲-۳- اهرم‌های کنترل حرارت: شکل ۱۴

اهرم‌های کنترل دریچه‌ها و کنترل گرمای بخاری و نیز کابل‌های کنترل دریچه‌های بالا و پایین داشبورد را نشان می‌دهد. ورود یا تنظیم مقدار آب گرم سیستم خنک‌کننده‌ی موتور به رادیاتور بخاری، توسط دریچه یا سوپاپ بخاری (شیر بخاری) و سیم یا کابل‌های متصل به سوپاپ و اهرم‌های جلوی راننده کنترل می‌شود.

شکل ۱۵-۴ شماتیک اهرم‌بندی دریچه‌های بخاری را نشان می‌دهد.

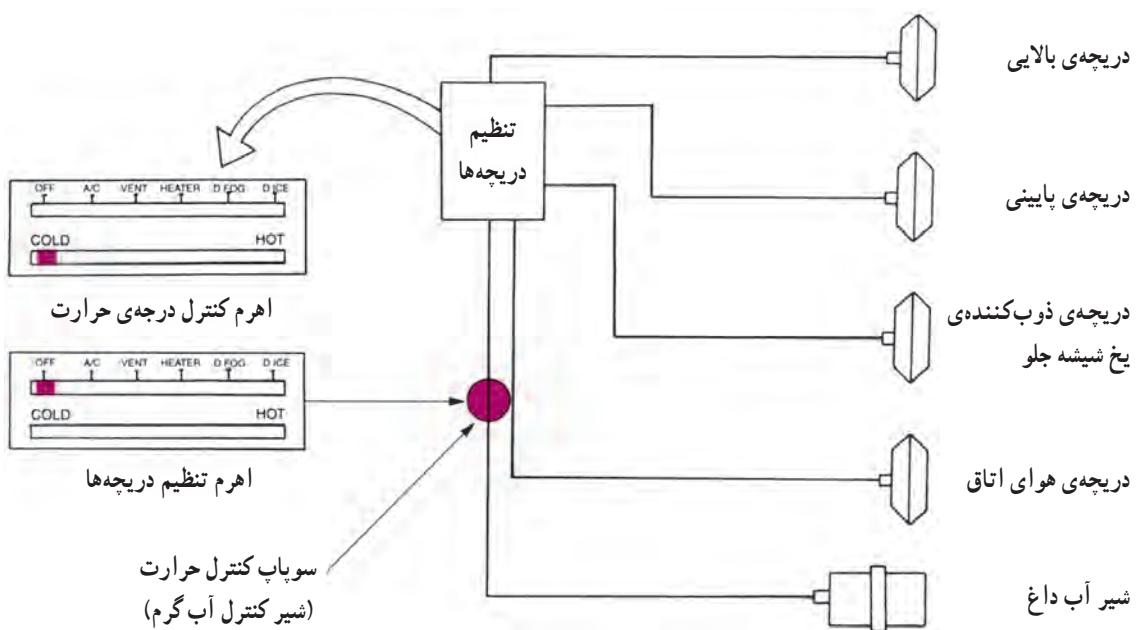


شکل ۱۵


شکل ۴-۱۶ لوله‌های پخش کننده‌ی هوای بخاری را در یک نوع خودرو نشان می‌دهد. این اتصالات عبارت‌انداز:

۱- لوله‌ی هوارسانی به شیشه‌ی جلو

۲ و ۳- پخش کننده‌ی هوا به شیشه‌ی جلو

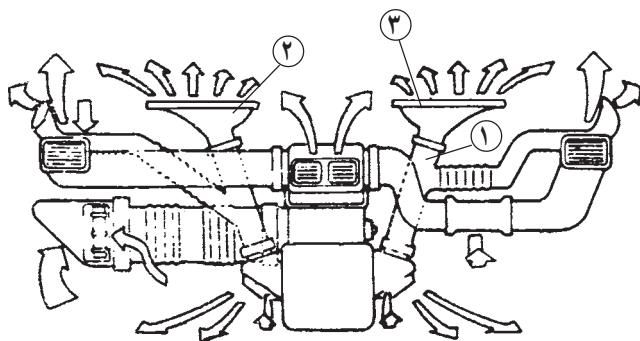

شکل ۴-۱۶

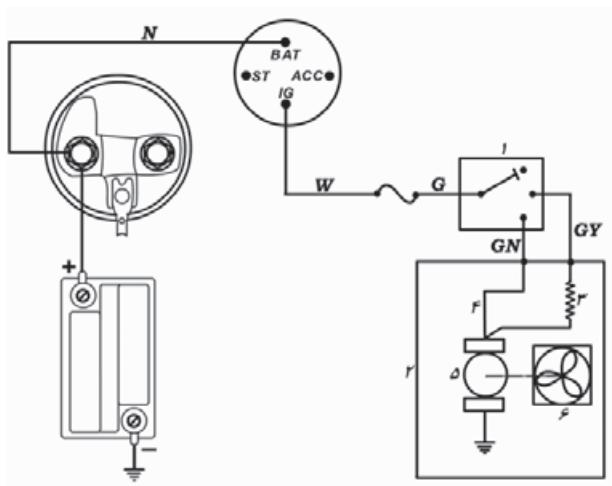


- ۱- سوییچ بخاری
- ۲- مجموعه‌ی کامل بخاری
- ۳- مقاومت دور کند
- ۴- مسیر دور تند
- ۵- موتور بخاری
- ۶- فن و رادیاتور بخاری

شکل ۴-۱۷-۴ مدار بخاری دوسرعته

شکل ۴-۱۷ مدار الکتریکی بخاری خودرو را نشان می‌دهد. الکتروموتور مدار فوق دارای دو سرعت مختلف است. بر سر راه دور کند، مقاومت R قرار گرفته اما بر سر راه دور تند مقاومتی قرار نگرفته است. در مدار بخاری‌های جدید یک سنسور کنترل درجه‌ی حرارت اتاق کار گذاشته شده است.

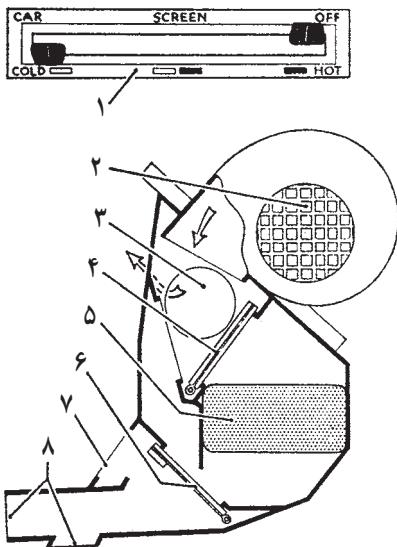۴-۲-۴-۴ دریچه‌ها و اهرم‌های کنترل تهویه‌ی بخاری خودرو: شیشه‌ی بخاری و تهویه‌ی خودرو طوری طراحی و ساخته شده است که می‌تواند هوای تازه را به شیشه‌ی جلو یا به اتاق و یا به هر دو هدایت کند. حرارت بخاری با حرکت دکمه و اهرم حرارتی بین دو شاخص سرد (cold) و گرم (hot) تنظیم می‌شود. در این حالت، آب گرم سیستم خنک‌کننده‌ی موتور با



۱-صفحه‌ی دکمه‌ها و اهرم‌های کنترل دریچه‌های بخاری
۲-ورودی هوای فن
۳-مسیر عبور هوای خروجی به طرف صورت سرنوشنی‌های جلو
۴-دربیچه‌ی ورودی بخاری
۵-رادیاتور بخاری
۶-دربیچه‌ی خروجی
۷-مسیر هوای خروجی به طرف شیشه‌ی جلو
۸-مسیر خروجی هوای طرف داخل خودرو


شکل ۴-۱۸-۴- دکمه‌ها و اهرم‌های کنترل دریچه‌های بخاری

باز کردن سوپاپ حرارتی (شیر رادیاتور بخاری) به وسیله‌ی دکمه و اهرم کنترل حرارت وارد رادیاتور بخاری می‌شود. فن تهویه و بخاری (موتور و پروانه یا پنکه)، هوای تازه‌ی ورودی را می‌مکد و مستقیماً یا پس از عبور از محفظه‌ی رادیاتور بخاری، از طریق دریچه‌ها، کانال‌ها و لوله‌ها را به اتاق خودرو هدایت می‌کند (شکل ۴-۱۸).

بخاری دارای دو دریچه است:

الف - دریچه‌ی ورودی (شکل ۴-۱۸-۴)


ب - دریچه‌ی خروجی (شکل ۴-۱۸-۶)

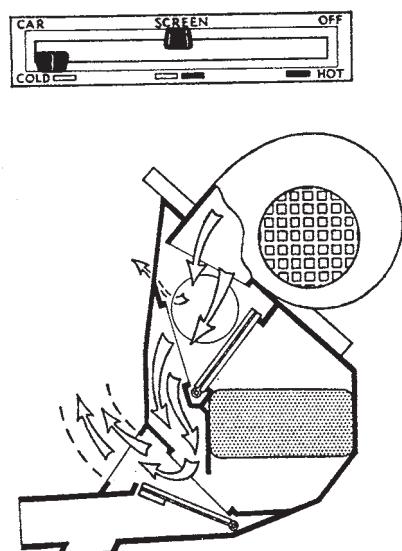


شکل ۴-۱۹- هدایت هوای سرد به طرف شیشه‌ی جلو

دریچه‌ی ورودی بخاری متناسب با تغییر محل اهرم کنترل از محل سرد (cold) به طرف گرم (hot) باز می‌شود. در حالی که دریچه‌ی خروجی با تغییر محل اهرم مربوط، هوای گرم را به طرف شیشه‌ی جلو (Screen) یا داخل خودرو (Car) و یا به هر دو جهت هدایت می‌کند. با قرار گرفتن دکمه‌ی اهرم روی علامت خاموش (OFF)، هوای فن از رادیاتور بخاری عبور نمی‌کند. چنان‌چه دو دکمه‌ی کنترل اهرم‌های بخاری روی حالت خاموش (OFF) و سرد (cold) قرار گیرند (شکل ۴-۱۸)، دریچه‌ی ورودی (شکل ۴-۱۸-۴) بسته می‌شود و هوای از رادیاتور (شکل ۴-۱۸-۵) عبور نمی‌کند. در این حالت دریچه‌ی خروجی (شکل ۴-۱۸-۶) بسته است. درنتیجه هوای گرم به شیشه‌ی جلو و داخل خودرو هدایت نمی‌شود.


- چنان‌چه دکمه‌ی اهرم کنترل روی قسمت صفحه‌ی شیشه (Screen) و دکمه‌ی اهرم حرارتی روی سرد (cold) قرار گیرند (شکل ۴-۱۹)، دریچه‌ی ورودی و خروجی رادیاتور بخاری بسته می‌شود. درنتیجه هوای تازه و خنک به قسمت شیشه‌ی جلو هدایت می‌شود.

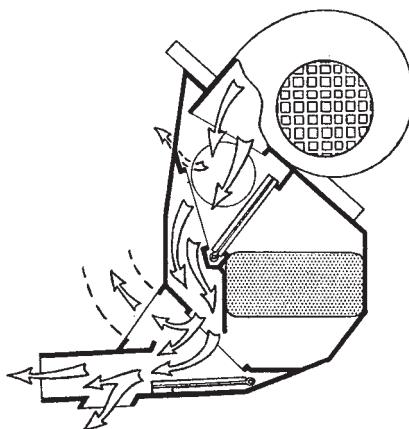

شکل ۴-۲۰- هدایت هوای تازه و خنک به داخل اتاق و شیشه‌ی جلو

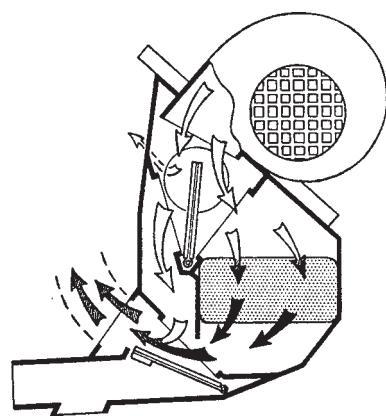

شکل ۴-۲۱- هدایت هوای گرم بخاری به طرف شیشه‌ی جلو

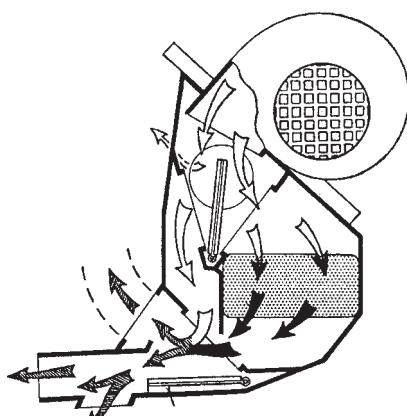


شکل ۴-۲۲- هوای گرم به داخل اتاق و شیشه‌ی جلو هدایت می‌شود.

- با فرار دادن دکمه‌ی اهرم کنترل در حالت اتاق خودرو (Car)، هوای تازه بدون عبور از رادیاتور بخاری به طرف داخل اتاق و شیشه‌ی جلو هدایت می‌شود (شکل ۴-۲۰).


با تغییر موقعیت دکمه‌ی اهرم کنترل حرارت از وضعیت سرد (Cold) به گرم (hot) و در وسط صفحه و دکمه‌ی اهرم کنترل دریچه در موقعیت صفحه (Screen)، دریچه‌های ورودی و خروجی بخاری به حالت نیمه‌باز درمی‌آیند و شیر بخاری باز می‌شود (سوپاپ حرارتی) و آب گرم از رادیاتور بخاری عبور می‌کند. درنتیجه هوای گرم و سرد توأمًا به صفحه یا شیشه‌ی جلو هدایت می‌شود (شکل ۴-۲۱).

- چنان‌چه اهرم کنترل حرارت در وسط و اهرم کنترل دریچه در موقعیت اتاق خودرو (Car) قرار گیرند هوای گرم بخاری به داخل اتاق و شیشه‌ی جلو هدایت می‌شود (شکل ۴-۲۲).

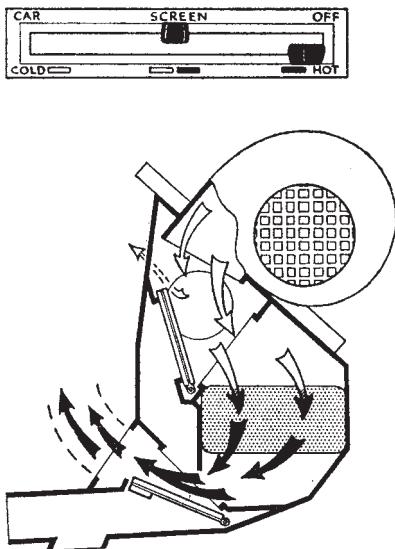

شکل ۴-۲۳—هوای گرم به طرف شیشه‌ی جلو هدایت می‌شود.


– اگر اهرم کنترل دریچه روی علامت صفحه (Screen) و اهرم کنترل حرارت روی علامت گرم (hot) قرار گیرند تمامی هوای ورودی از رادیاتور بخاری عبور می‌کند و مستقیماً به طرف شیشه‌ی جلو هدایت می‌شود (شکل ۴-۲۳).

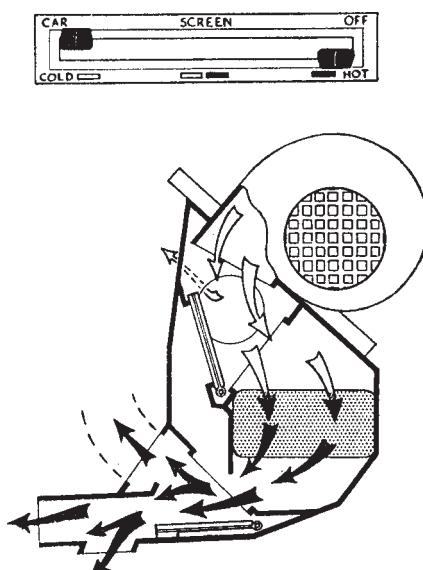

شکل ۴-۲۴—هوای گرم به طرف داخل اتاق و شیشه‌ی جلو هدایت می‌شود.

– اگر اهرم کنترل دریچه روی علامت خودرو (Car) و اهرم کنترل حرارت در محل گرم (hot) قرار گیرد هوای گرم به داخل اتاق و شیشه‌ی جلو هدایت می‌شود (شکل ۴-۲۴).

زمان: ۲ ساعت

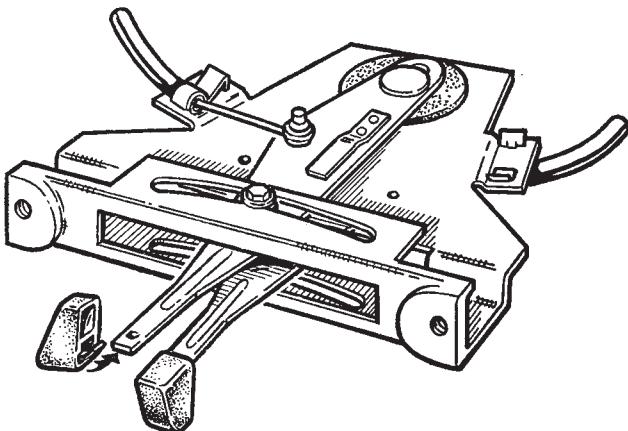

شکل ۲۵-۴—اهرم‌های کنترل بخاری

۳-۴—دستور العمل بررسی و تنظیم بخاری
بخاری و اتصالات آن در کارخانه سازنده هنگام نصب
تنظیم می‌شوند و در صورت مشاهده نشدن عیب، به تنظیم مجدد
نیاز ندارد.

در صورتی که بخاری را پیدا و یا باز شدن دریچه‌ها مشاهده
کردید، هنگام نصب، نسبت به تنظیم کابل‌ها و اهرم‌های آن به ترتیب
زیر اقدام کنید.

— دقت کنید که کابل‌ها و اتصالات آن در محل کاملاً
محکم باشند.

— اهرم‌ها نباید در محل دارای لقی باشند بلکه باید، به طور
آزاد، بتوانند حداکثر گردش یا حرکت را داشته باشند.

— هرگاه کنترل‌ها یا اهرم‌های بخاری (شکل ۴-۲۵)
در حالت خاموش قرار داشته باشند، هرگونه نشت هوا
نشان‌دهنده‌ی معیوب بودن لاستیک‌های گازیندی، کanal‌ها، لوله‌ها
و یا دریچه‌های عبور هواست.

— کلیه اتصالات گازیندی، کanal‌ها، لوله‌ها و دریچه‌های
عبور هوای را بررسی کنید.

— صحبت عملکرد سوپاپ حرارتی (شیر یا سوپاپ کنترل
حرارت بخاری) را با مشاهده‌ی گردش آب در بخاری بررسی
کنید. در صورت مشاهده‌ی حباب‌ها (قفل‌گازی)، کلیه‌ی
بسته‌های شیلنگ‌ها را آچار بکشید و محکم کنید.


— موتور را روشن کنید تا درجه‌ی حرارت آن به میزان
طبیعی (نرمال) برسد. در پوش رادیاتور را بردارید. گردش آب،
سالم بودن ترمومو استات سیستم خنک‌کننده را نشان می‌دهد.

— با گردش کامل اهرم‌ها (به چپ و راست) اندازه‌ی باز و
بسته شدن دریچه‌های هوای را بررسی کنید.

— در صورت معیوب بودن سوپاپ کنترل حرارت (شیر
بخاری)، نسبت به تعویض آن اقدام کنید. شکل ۴-۲۶) اجزای
تفکیک شده‌ی بخاری و دریچه‌های عبور هوای را نشان می‌دهد.
کابل سوپاپ حرارتی یا شیر بخار را به ترتیب زیر تنظیم کنید.


— خار فنری کابل را آزاد کنید (A).

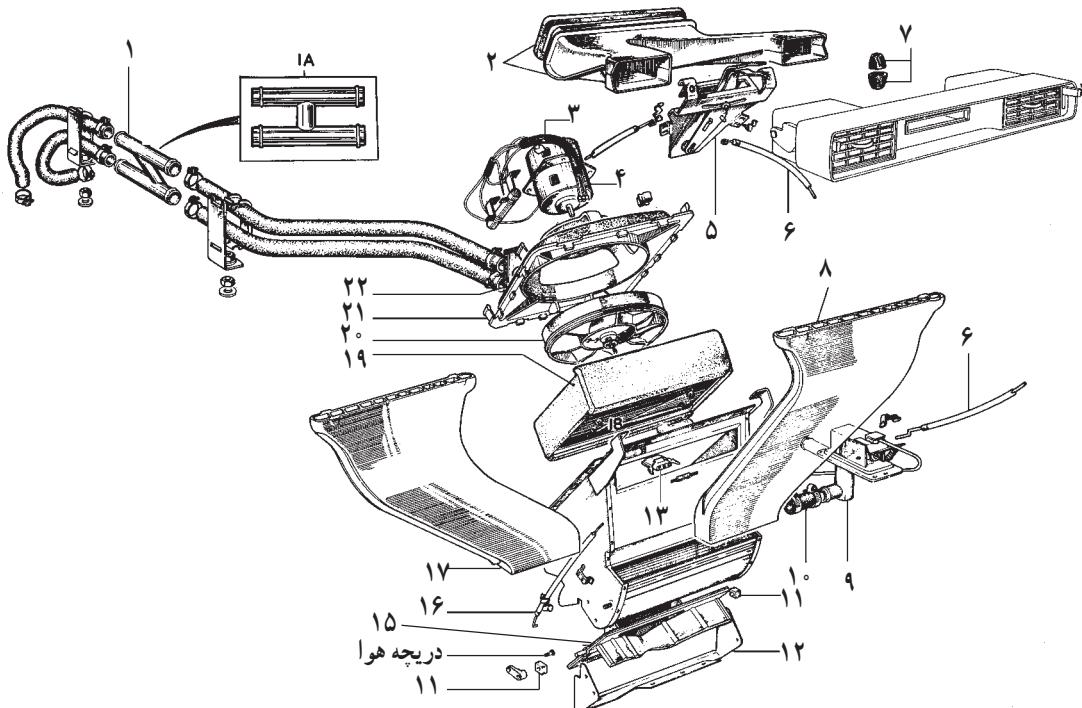— اهرم تنظیم حرارت را در حالت سرد (cold) یا در محل
رنگ آبی قرار دهید.




- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| ۱۷—کanal هوا | ۹—مجموعه‌ی سوپاپ حرارتی (شیر بخاری) |
| ۱۸—خار | ۱۰—شیلنگ و بست شیلنگ |
| ۱۹—رادیاتور بخاری | ۱۱—بوش دریچه |
| ۲۰—فن (پنکه) | ۱۲—صفحه |
| ۲۱—مجموعه‌ی پوسته‌ی بالا | ۱۳—سوکت فن |
| ۲۲—اتصال آب‌بندی | ۱۴—نگادارنده کابل |
| | ۱۵—دربیچه هوا |
| | ۱۶—کابل دریچه هوا |
| | ۱۷—لوله فلزی با پاس شیلنگ‌های بخاری |
| | ۱۸—کanal دوشاخه‌ی بالا |
| | ۱۹—پوسته‌ی موتور و فن (پنکه) |
| | ۲۰—موتور فن |
| | ۲۱—مجموعه‌ی دکمه‌های بخاری |
| | ۲۲—کابل سوپاپ حرارتی (شیر آب بخاری) |
| | ۲۳—دکمه‌های روی اهرم‌های کنترل |
| | ۲۴—کanal عبور هوا (راست) |

شکل ۴-۲۶—اجزای بخاری و دریچه‌های هوا

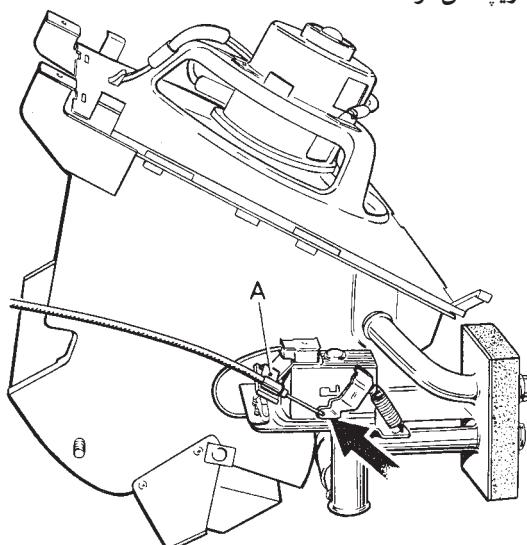


شکل ۴-۲۷—تنظیم کابل سوپاپ حرارتی

—با فشار انگشتان دست، اهرم را در انتهای گردش و در جهت گردش عقربه‌های ساعت (جهت فلش) قرار دهید (شکل ۴-۲۷).

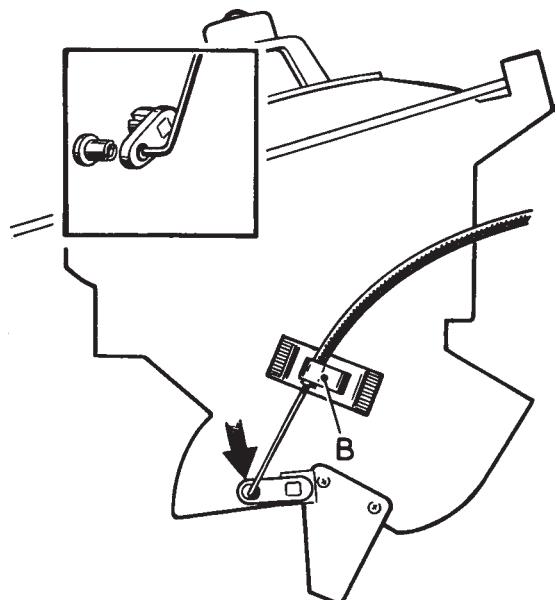

شکل ۴-۲۸—تنظیم دریچه‌ی هوا

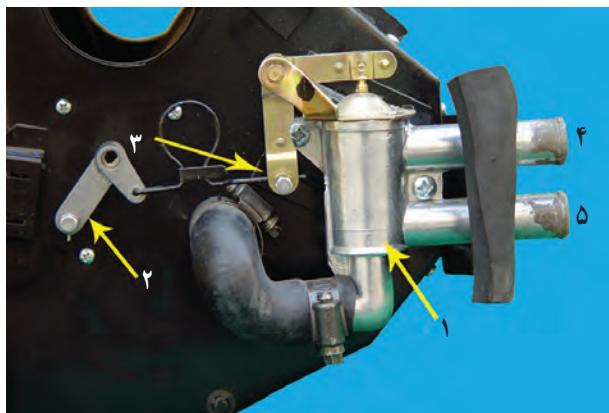

شکل ۴-۲۹—شیر آب بخاری (سوپاپ کنترل حرارت)
۱—شیر آب رادیاتور
۲—اهرم دریچه‌ی بخاری
۳—اهرم شیر
۴—ورودی آب
۵—خروجی آب

- خار فنری (A) را بیندید تا کابل در محل ثابت شود.
- با گردش کامل اهرم، حرکت سیم کابل و سوپاپ حرارتی را در هر دو جهت بررسی کنید.
- دریچه‌ی عبور هوا بخاری را به ترتیب زیر تنظیم کنید:
- خار فنری کابل (B) بخاری را آزاد کنید.
- اهرم کنترل بخاری را در حالت خاموش (OFF) قرار دهید.

— اهرم را در جهت مخالف گردش عقربه‌های ساعت (در جهت فلش) قرار دهید و خار B را برای ثابت نگاه داشتن کابل بیندید (شکل ۴-۲۸).

- #### ۴-۴—عیوب یابی سیستم گرم کننده یا بخاری خودرو
- عیوب متداول سیستم گرم کننده خودرو، معمولاً به علت نشت آب و یا گرم نکردن هوای داخل اتاق است. استفاده نکردن از بخاری در طولانی مدت، زنگ زدگی لوله‌ها و تنگ شدن مجرای را (به علت رسوب مواد محلول در آب) به دنبال دارد. جریان آب بخاری را می‌توانید با احساس گرمای شیلنگ‌های ورودی و خروجی رادیاتور بخاری با دست بررسی کنید.
- اگر سوپاپ کنترل حرارت (شکل ۴-۲۹) به صورت باز دائمی قرار گیرد، هر دو لوله‌ی آب بخاری باید گرم باشند تا عبور مداوم آب گرم از رادیاتور بخاری را نشان بدهند.



شکل ۴-۳۰—رادیاتور بخاری

چنان‌چه پوسته‌ی شیلنگ خروجی سرد باشد، باید سوپاپ کنترل حرارت به حالت گیریاژ یا مسدود شده باشد. در این صورت نسبت به تعویض آن اقدام کنید. رسوب گرفتگی رادیاتور بخاری را می‌توان با فشار آب یا مواد حلّال توصیه شده تمیز کرد. هرگاه رادیاتور بخاری نشستی داشته باشد، نسبت به تعمیر و یا تعویض آن اقدام کنید (شکل ۴-۳۰).

زمان: ۴ ساعت

۵-۴- دستورالعمل پیاده و سوار کردن بخاری

وسایل لازم: جعبه‌ی ابزار خودرو

قبل از پیاده کردن بخاری، دستورالعمل کارخانه‌ی سازنده را مطالعه کنید. برای پیاده کردن بخاری خودرو، به ترتیب زیر، اقدام کنید.

– بست کابل اتصال بدنی باتری را از قطب بدن جدا کنید.

– آب رادیاتور موتور را خالی و جهت استفاده‌ی مجدد از آن، در ظرفی نگهداری کنید.

– کنسول و جلو داشبورد را باز کنید.

– به وسیله‌ی پیچ گوشته‌ی مناسب بست لوله‌های آب رادیاتور بخاری را باز کنید (شکل ۴-۳۱).

لازم است توضیح داده شود که این لوله‌ها (شیلنگ‌ها) به سوپاپ کنترل حرارت (شیر بخاری) متصل‌اند.



شکل ۴-۳۱- باز کردن لوله‌های آب رادیاتور بخاری



شکل ۴-۳۲- اتصالات دریچه‌ی بخاری



شکل ۴-۳۳- پیچ‌های پایه‌ی بخاری

– سیم‌های متصل به شیر آب و دریچه‌ی بخاری را با استفاده از آچار مناسب باز کنید (شکل ۴-۳۲).


محل اتصال سیم به اهرم کنترل حرارت (شیر آب)، با فلش نشان داده شده است.

– پیچ‌های نگاهدارنده‌ی بخاری (در این مدل، چهار پیچ) را با آچار مناسب باز کنید (شکل ۴-۳۳).



– بخاری را از طرف درِ سمت شاگرد خارج کنید (شکل ۴-۳۴).

شکل ۴-۳۴– خارج کردن بخاری از محل نصب آب

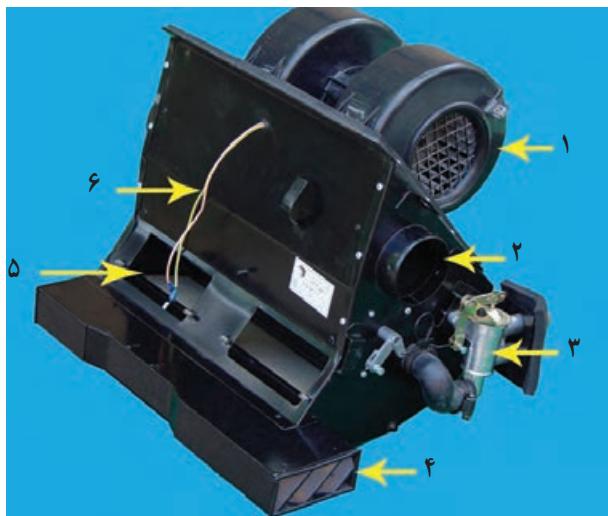

۱– موتور و فن
۲– محل اتصال خرومومی بغل
۳– شیر آب بخاری
۴– خروجی زیر پا
۵– خروجی کانال‌های زیر شیشه
۶– سیم‌های الکتریکی موتور

شکل ۴-۳۵– مجموعه‌ی کامل بخاری

– در شکل ۴-۳۵، مجموعه‌ی بخاری نشان داده شده است. آن را در محل مناسبی قرار دهید.



شکل ۴-۳۶– باز کردن پیچ‌های محفظه‌ی موتور

– پیچ‌های محفظه‌ی موتور الکتریکی به بخاری را باز کنید (شکل ۴-۳۶).

– محفظه‌ی موتور الکتریکی را جدا کنید (شکل ۴-۳۷).



شکل ۴-۳۷— جدا کردن محفظه‌ی موتور از بخاری

– ضامن خار محفظه‌ی موتور را باز کنید (شکل ۴-۳۸).



شکل ۴-۳۸— باز کردن ضامن خار

– خارهای محفظه‌ی موتور را بیرون بیاورید (شکل

. ۴-۳۹)



شکل ۴-۳۹— بیرون آوردن خار محفظه‌ی موتور

– پوسته‌ی محفظه‌ی موتور را از هم جدا کنید (شکل

. ۴-۴۰)



شکل ۴-۴۰— جدا کردن محفظه‌ی نگهدارنده‌ی موتور



شکل ۴-۴۱— جدا کردن سیم از زغالها



شکل ۴-۴۲— درآوردن خار نگهدارنده فن



شکل ۴-۴۳— موقعیت فن‌ها (به موقعیت شکاف پوسته‌ی موتور و فن سفید رنگ توجه کنید).



شکل ۴-۴۴— باز کردن پیچ‌های پوسته‌ی موتور

— سیم‌های متصل به زغال‌های مثبت و منفی را جدا کنید. محل اتصال سیم‌ها را درنظر داشته باشید تا موقع بستن، آن‌ها را در محل خود نصب کنید. جابه‌جا شدن سیم‌ها باعث می‌شود جهت چرخش فن‌های بخاری معکوس گردد (شکل ۴-۴۱).


— فن‌های دوطرف موتور بخاری را با باز کردن خار روی آن‌ها جدا کنید (شکل ۴-۴۲).

— فن طرف دیگر را با باز کردن خار روی آن جدا کنید. در هنگام بستن فن‌ها دقیق باشد آن‌ها باعث می‌شود جهت جریان هوا معکوس گردد. برای جلوگیری از اشتباه در بستن آن‌ها، محل قرار گرفتن فن مشکی یا سفید را به خاطر بسپارید یا محل قرار گرفتن بکی از آن‌ها را علامت بزنید (شکل ۴-۴۳).

— پیچ‌های پوسته‌ی موتور را با آچار مناسب باز کنید (شکل ۴-۴۴).



شکل ۴-۴۵- جدا کردن پوسته‌ی موتور

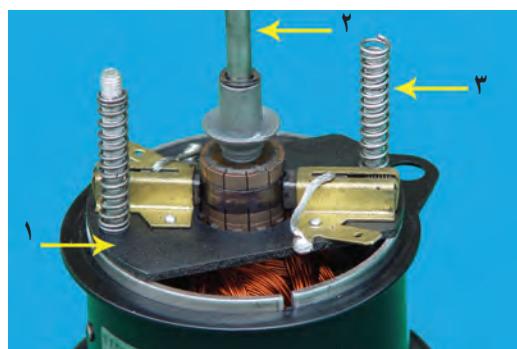


۱- صفحه‌ی زغال ۲- محور آرمیچر ۳- فن

شکل ۴-۴۶- فن نگهدارنده‌ی زغال‌ها



شکل ۴-۴۷- کنترل روان بودن زغال‌ها

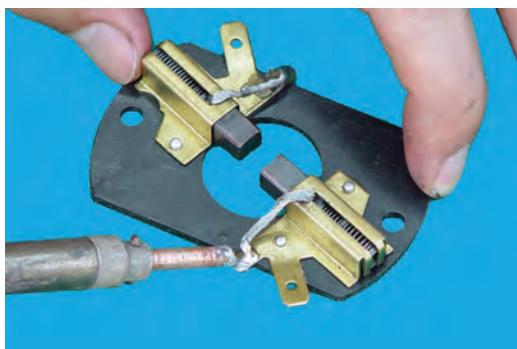

شکل ۴-۴۸- لحیم کردن زغال نو به جای زغال کهنه

- پوسته‌ی موتور را جدا کنید (شکل ۴-۴۵).

- فرنگه‌دارنده‌ی صفحه‌ی زغال‌ها را بردارید و صفحه‌ی زغال‌ها را خارج کنید (شکل ۴-۴۶).

آرمیچر را از داخل محفظه بپردازید و بررسی کنید.

مراحل بستن بخاری عکس باز کردن آن است. پس از بستن بخاری و کانال‌ها و لوله‌ها و اهرم‌ها، رادیاتور را از آب پُر و موتور را روشن کنید.

- پس از باز شدن ترمومواستات، مسیر آب گرم در شیلنگ‌های بخاری را از نظر نشت نداشتن شیلنگ‌ها بررسی کنید.

- بخاری را روشن کرده و صحت عملکرد بخاری را بررسی کنید.


۶-۴- عیب‌یابی و رفع عیب در بخاری

هرگاه فن بخاری در هیچ حالتی کار نکند:

- فیوز و اتصالات بخاری را کنترل کنید. برای اطمینان از سالم بودن اتصالات و سیم‌ها با یک قطعه سیم، برق مثبت را به ورودی موتور متصل کنید. کار کردن موتور علامت معیوب بودن اتصالات و کار نکردن آن نشانه‌ی معیوب بودن موتور بخاری است.


- گیر نداشتن زغال‌ها را بررسی کنید (شکل ۴-۴۷).

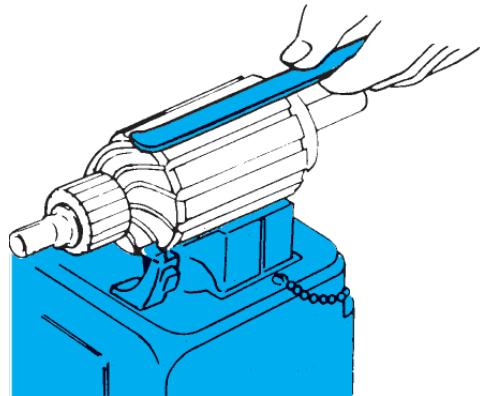- در صورتی که زغال‌ها کوتاه شده باشند به وسیله‌ی هویه زغال کهنه را جدا و زغال نو را در محل لحیم کنید (شکل ۴-۴۸).



آرمیچر را از نظر سالم بودن سیم پیچ و نداشتن سوختگی کلکتور، کنترل و بررسی کنید (شکل ۴-۴۹).

شکل ۴-۴۹- بررسی آرمیچر

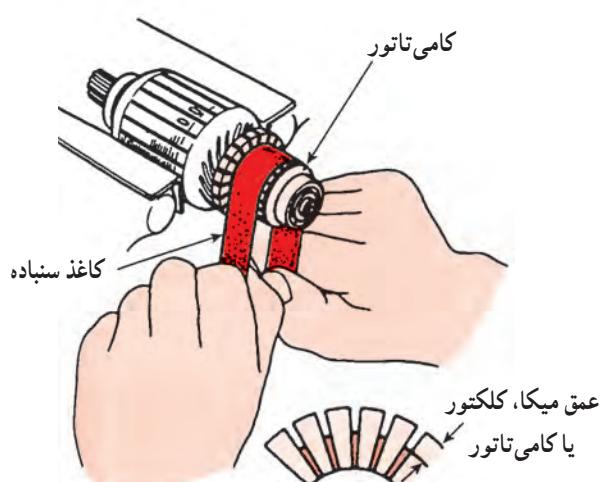

شکل ۴-۵۰- با کاغذ سنباده هرگونه عایق جزیی را برطرف و با تیغه اره عمق شیار کامی تاتور را اصلاح کنید.

در صورت سوخته بودن سیم پیچ، آرمیچر را تعویض کنید. سوختگی و هرگونه عایق جزئی کلکتور را با کاغذ سنباده برطرف کنید (شکل ۴-۵۰).


هرگاه بخاری در دور کند کار نمی کند ولی در دور تند کار می کند :

- محل دو سیم بخاری را که به دسته‌ی سیم وصل شده است جایه‌جا کنید. اگر دور کند کار بکند و دور تند کار نکند سیم مربوط به دور کند از کلید تا بخاری را کنترل و رفع عیب کنید. کلید بخاری نیز ممکن است معیوب باشد. با جایه‌جا کردن سیم‌های روی کلید، سالم بودن آن را کنترل کنید. اگر با جایه‌جا کردن سیم‌ها باز هم دور کند کار نکند ضمن پیاده کردن بخاری از روی خودرو، مقاومت دور کند و اتصال سیم آن را کنترل و رفع عیب کنید (شکل ۴-۵۱).

هرگاه هوای بخاری سرد باشد :

- ابتدا از باز بودن شیر آب بخاری اطمینان حاصل کنید.
- خرابی ترمومتر، خرابی شیر بخاری و گرفتگی مجاری رادیاتور از عواملی هستند که باعث سرد کار کردن بخاری می شوند.

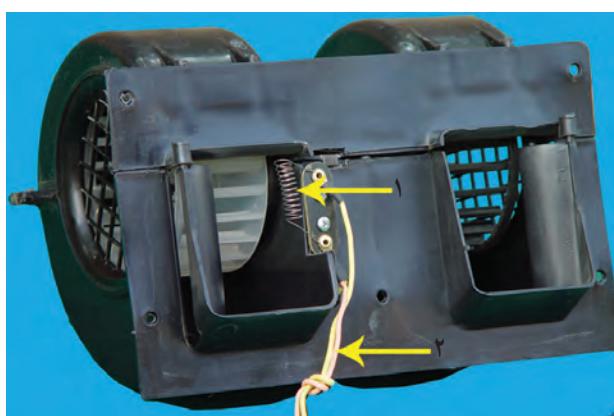هرگاه با بسته بودن شیر بخاری رادیاتور بخاری گرم باشد :
- در صورت خرابی شیر بخاری، آب داغ در رادیاتور بخاری گردش می کند و باعث داغ شدن محفظه‌ی آن می شود.
در این صورت، شیر بخاری را تعویض کنید.



۱- مقاومت ۲- سیم‌های اتصال مقاومت

شکل ۴-۵۱- مقاومت دور کند و سیم‌های آن



شکل ۴-۵۲—سوئیچ فن چهار وضعیتی

۴-۷—سوئیچ راهانداز فن بخاری

سوئیچ‌های به کار رفته در مدار الکتریکی سیستم بخاری خودرو، که در پانل جلوی راننده نصب می‌شود و هنگام راهاندازی بخاری مورد استفاده قرار می‌گیرد، معمولاً از نوع مکانیکی است. فن بخاری در خودروهایی که فاقد سیستم تهویه مطبوع (کولر)‌اند، معمولاً دو سرعته و در خودروهای مجهز به کولر دو تا پنج سرعته طراحی می‌شوند. سوئیچ راهانداز فن نیز بر مبنای طراحی فن دو تا چند وضعیتی ساخته می‌شود. در شکل ۴-۵۲، سوئیچ راهانداز فن الکتریکی چهار سرعتی یک نوع خودرو، با فلش نشان داده شده است.



شکل ۴-۵۳—روشنایی سوئیچ نصب شده در پانل جلوی راننده

در طراحی سوئیچ‌های راهانداز سیستم بخاری و کولر خودرو از دیود نور گسیل (LED) و یا لامپ در ساختمان سوئیچ استفاده می‌شود که به مدار الکتریکی چراغ‌های پارک خودرو متصل است و با سوئیچ چراغ‌های پارک فعال (روشن) می‌شود. با این طرح، سوئیچ و محل قرار گرفتن آن هنگام تاریک بودن هوا به راحتی برای راننده خودرو مشخص می‌شود. در شکل ۴-۵۳، روشنایی سوئیچ‌های نصب شده در پانل جلوی خودروی نشان داده شده است.



شکل ۴-۵۴—اهرم‌های تنظیم هوای ورودی


در سیستم‌های گرمایش و سرمایش خودرو، دریچه‌هایی طراحی شده است که مسیر عبور هوا را کنترل می‌کنند. این دریچه‌ها به وسیله‌ی اهرم‌هایی کنترل می‌شوند که در پانل جلوی راننده نصب شده است. در شکل ۴-۵۴، اهرم‌هایی تنظیم جهت هوای ورودی به اتاق یک نوع خودرو، دیده می‌شوند.

۴-۸- دستور العمل عیب‌یابی مدار الکتریکی فن بخاری


وسایل لازم:

- مولتی‌متر یا اهم‌متر
- لامپ یا چراغ آزمایش
- وسایل عایق کاری
- کتاب راهنمای تعمیرات خودرو
- جعبه‌ی ابزار

در شکل ۴-۵۵، تعدادی از وسایل مورد نیاز نشان داده شده است.

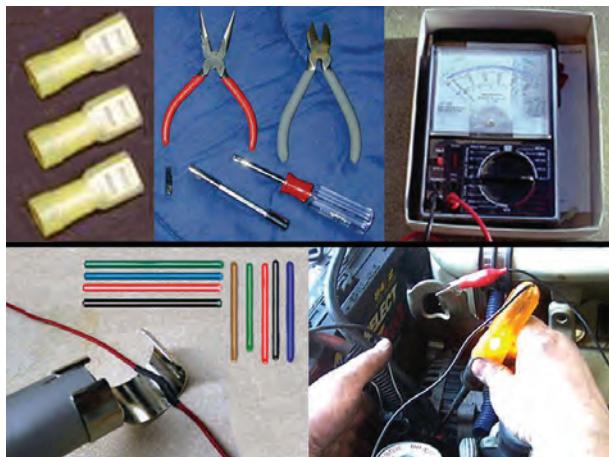

شکل ۴-۵۵

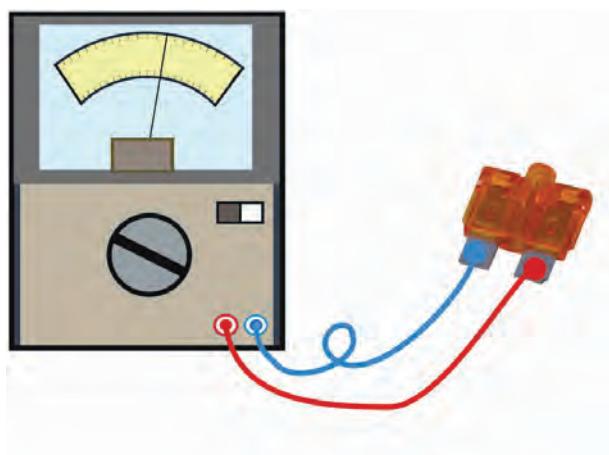

شکل ۴-۵۶- آزمایش فیوز


برای عیب‌یابی مدار الکتریکی فن بخاری به ترتیب زیر اقدام کنید:

- با استفاده از اهم‌متر، فیوز مدار الکتریکی فن بخاری را آزمایش کنید. حرکت عقره‌ی اهم‌متر و مقدار اهم اندازه‌گیری شده نشان‌دهنده‌ی سالم بودن فیوز مدار الکتریکی است. در غیر این صورت فیوز معیوب است و لازم است فیوز نو (و با همان مشخصات) جای‌گزین شود. در شکل ۴-۵۶، نحوه‌ی آزمایش فیوز به صورت شماتیک، نشان داده شده است.


- سوکت اتصال یا کائوچویی سیم کشی به موتور الکتریکی فن را جدا کنید.

- ترمینال مثبت باتری را به وسیله‌ی سیم رابط فیوزدار به ترمینال مثبت موتور الکتریکی فن متصل کنید.

- ترمینال منفی موتور الکتریکی فن را اتصال بدنه کنید. چرخش عادی موتور الکتریکی فن نشان‌دهنده‌ی سالم بودن آن است. در شکل ۴-۵۷، نحوه‌ی آزمایش موتور DC فن سیستم بخاری، به صورت شماتیک، دیده می‌شود.

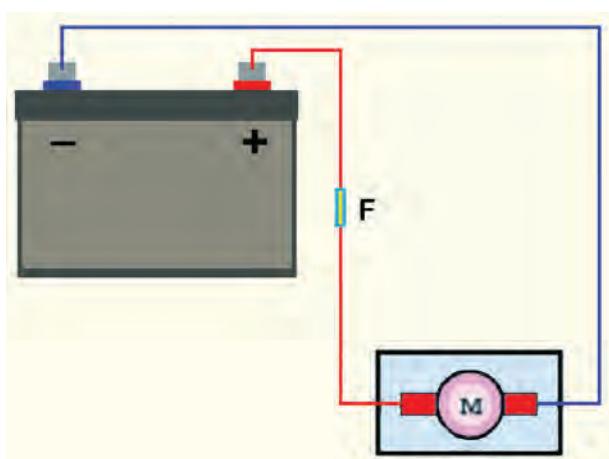


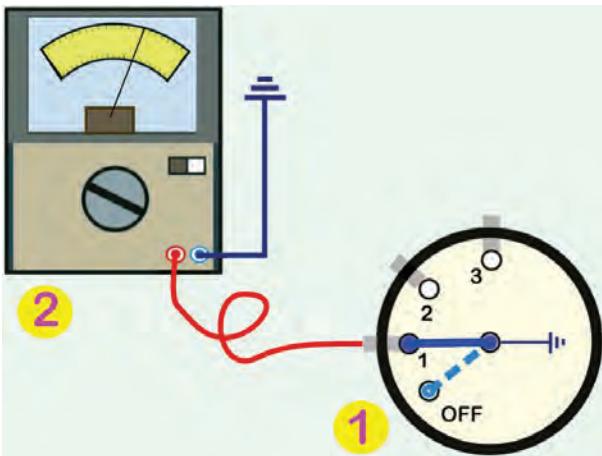شکل ۴-۵۷- آزمایش عملکرد موتور الکتریکی فن بخاری




۱—سوئیچ راهانداز فن بخاری
۲—اهم متر

شکل ۴-۵۸—آزمایش در وضعیت دور کُند

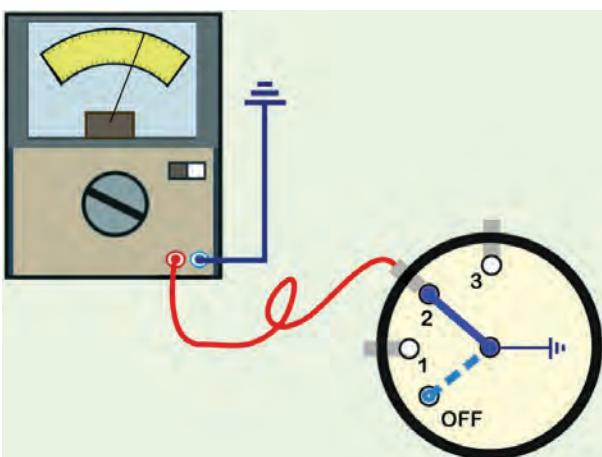

شکل ۴-۵۹—آزمایش سوئیچ فن در وضعیت دور متوسط

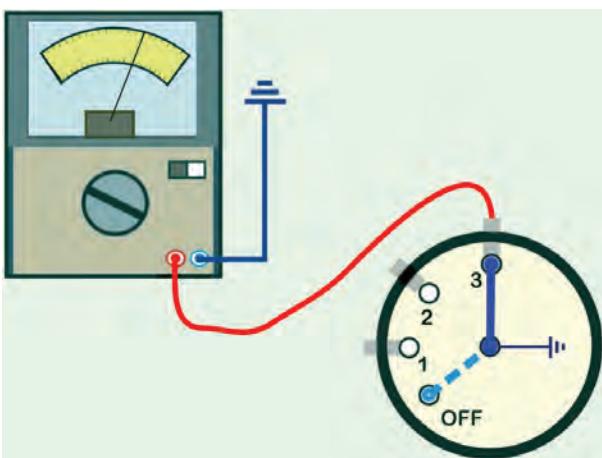

شکل ۴-۶۰—آزمایش سوئیچ فن در وضعیت دور تند

برای آزمایش عملکرد سوئیچ راهانداز مدار الکتریکی فن بخاری، به ترتیب زیر، عمل کنید:

- (سوئیچ‌های راهانداز فن بخاری خودروها چند وضعیتی اند و نحوه‌ی روش آزمایش عملکرد آن‌ها یکسان است.)
- کائوچوبی یا سوکت اتصال سیم کشی به سوئیچ راهانداز فن سیستم بخاری را جدا کنید.
- سیم مثبت اهم متر (قرمز رنگ) را به ترمینال دور کُند سوئیچ وصل کنید.
- سیم منفی اهم متر (سیاه یا آبی رنگ) را اتصال بدن کنید.

– کلید سوئیچ را در وضعیت دور کُند (۱) قرار دهید و صفحه‌ی نمایش اهم متر را مشاهده نمایید. حرکت عقربه‌ی اهم متر و اندازه‌گیری اهم نشان‌دهنده‌ی سالم بودن سوئیچ راهانداز فن است.

در شکل ۴-۵۸، نحوه‌ی آزمایش، به صورت شماتیک، نشان داده شده است.


– کلید سوئیچ راهانداز فن بخاری را در وضعیت دور متوسط (۲) قرار دهید.

– حرکت عقربه‌ی اهم متر دلیل سالم بودن اتصالات داخلی سوئیچ راهانداز مدار دور متوسط فن سیستم بخاری خودرو است. در شکل ۴-۵۹ نحوه‌ی اتصال اهم متر به سوئیچ فن بخاری نشان داده شده است.


– در ادامه‌ی آزمایش، کلید سوئیچ راهانداز فن بخاری را در وضعیت دور تند (۳) قرار دهید.

– در این حالت نیز، حرکت عقربه‌ی اهم متر و مقدار اهم اندازه‌گیری شده نشان‌دهنده‌ی سالم بودن اتصالات داخلی سوئیچ راهانداز مدار دور تند فن سیستم بخاری خودرو است. در شکل ۴-۶۰، نحوه‌ی اتصال اهم متر و آزمایش سالم بودن سوئیچ به صورت شماتیک، نشان داده شده است.

– برای آزمایش سالم بردن سیم کشی مدار الکتریکی فن، ابتدا کائوچوبی یا سوکت اتصال سیم کشی به موتور فن را جدا کنید.

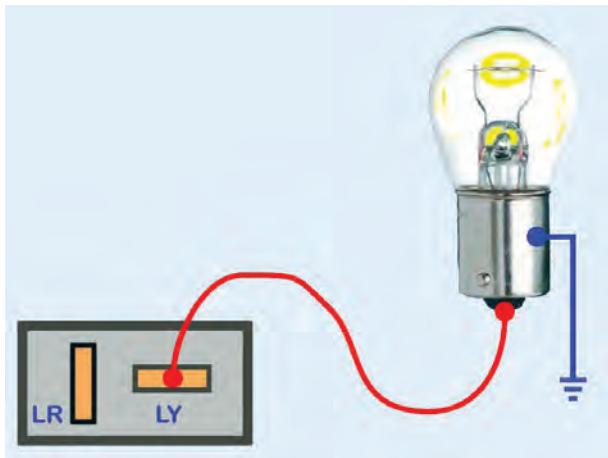


شکل ۴-۶۱—آزمایش سیم کشی مدار الکتریکی فن

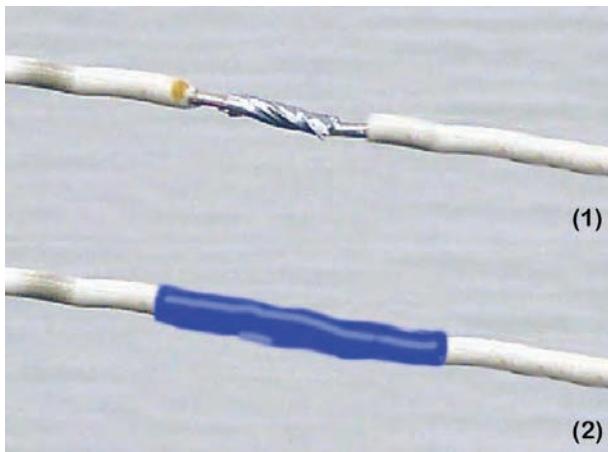

شکل ۴-۶۲—اتصال سیم قطع شده

زمان: ۴ ساعت

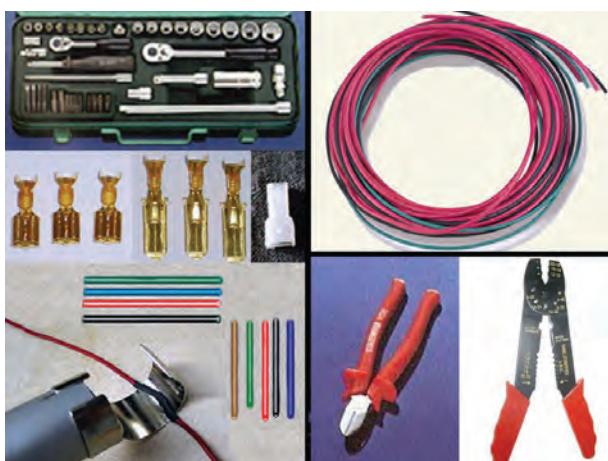

شکل ۴-۶۳—وسایل مورد نیاز سیم کشی

— یکی از سیم های لامپ آزمایش را به بدن اتصال دهید و سیم دیگر لامپ را به ترمینال مثبت (Ly) کائوچوبی متصل کنید.

— سوئیچ جرقه (سوئیچ اصلی موتور) را در وضعیت (IG) قرار دهید. روشن شدن لامپ آزمایش نشان دهنده سالم بودن سیم کشی سوئیچ اصلی موتور تا فن بخاری است. در شکل ۴-۶۱، نحوه آزمایش، به صورت شماتیک، نشان داده شده است.

— قطعه سیم های مدار الکتریکی فن را به همین ترتیب آزمایش و عیب بایی کنید و در صورتی که در سیم کشی مدار، قطعی وجود داشته باشد ابتدا عایق دو سر سیم قطع شده را با استفاده از انبر سیم لخت کن جدا و سپس سیم ها را به یکدیگر لحیم کاری کنید.


— محل اتصال سیم ها را به وسیله عایق تیوبی مجددً عایق بندی نمایید. در شکل ۴-۶۲، لحیم کاری و عایق کردن سیم قطع شده دیده می شود.

۴-۹—دستور العمل سیم کشی مدار الکتریکی فن بخاری

وسایل لازم:

- سیم در کد رنگ مختلف
- سرسیم و سوکت اتصال
- کتاب راهنمای تعمیرات خودرو
- وسایل عایق کاری
- انبر سیم چین
- انبر سیم لخت کن
- جعبه ای ابزار

در شکل ۴-۶۳، تعدادی از وسایل موربناز دیده می شود. برای سیم کشی مدار فن سیستم بخاری در روی شاسی و

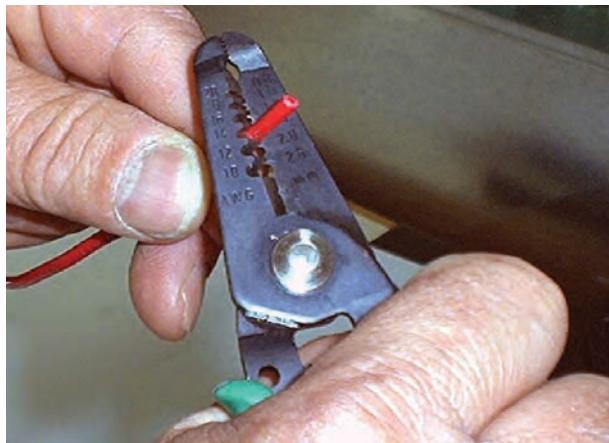


شکل ۴-۶۴— جدا کردن عایق سیم‌ها

بدنه‌ی آموژشی برق خودرو، به ترتیب زیر اقدام کنید:
— با استفاده از کتاب راهنمای تعمیرات خودرو مدار الکتریکی فن را مشخص نماید.

— مطابق کد زنگ سیم‌های مدار الکتریکی قطعه سیم‌ها را در طول موردنیاز به وسیله‌ی سیم قطع کن (سیم‌بر) جدا کنید.


— به وسیله‌ی سیم لخت کن، عایق سرسریم‌ها را جدا کنید.
در شکل ۴-۶۴ جدا کردن عایق سیم‌ها دیده می‌شود.

— سرسریم‌های مناسب با ترمینال‌های اجزایی مدار الکتریکی فن بخاری را انتخاب کنید و آن‌ها را به قطعه سیم‌های آماده شده متصل نمایید.

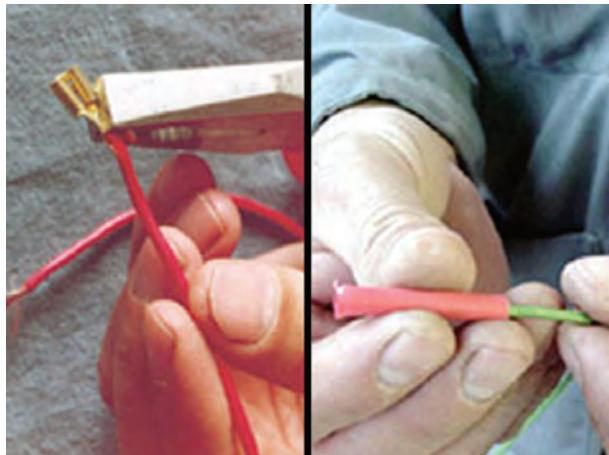

شکل ۴-۶۵— آماده کردن سیم‌ها

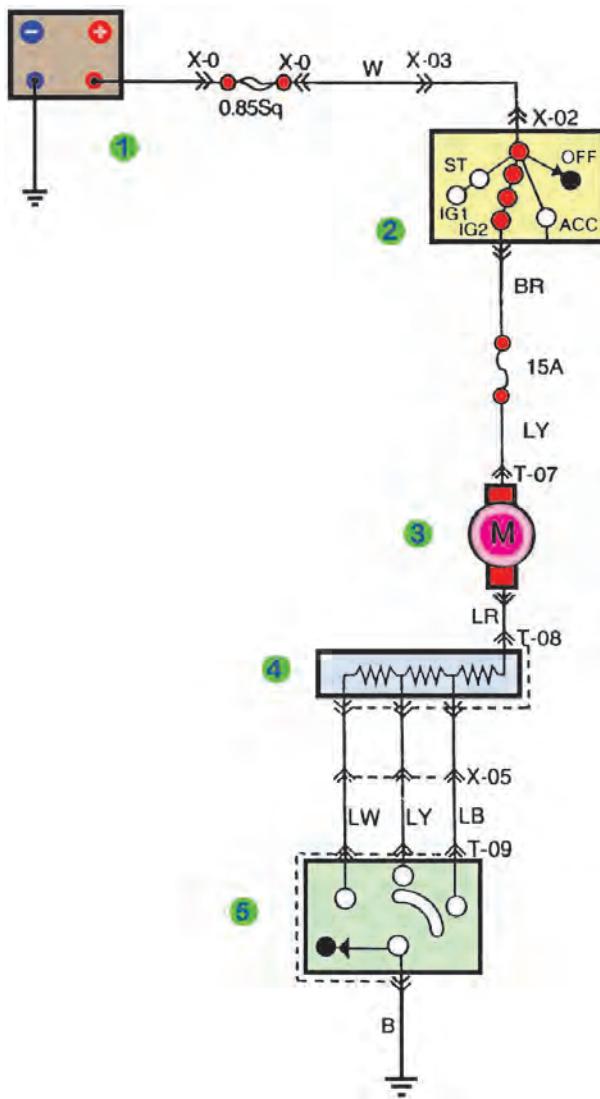— محل اتصال سیم با سرسریم را به وسیله‌ی عایق تیوبی و یا نوار چسب پلاستیکی عایق‌بندی کنید. در شکل ۴-۶۵، اتصال سرسریم و استفاده از عایق تیوبی نشان داده شده است.



- ۱- باتری
 - ۲- سوئیچ اصلی موتور
 - ۳- موتور فن بخاری
 - ۴- مقاومت‌های مدار فن
 - ۵- سوئیچ راه‌انداز فن بخاری
 - ۶- مدار الکتریکی فن بخاری یک نوع خودرو
- شکل ۶۶-۴- مدار الکتریکی فن بخاری یک نوع خودرو

- مطابق نقشه‌ی مدار الکتریکی بخاری خودرو، اجزای مدار را سیم‌کشی کنید (در شکل ۶۶-۴، نقشه‌ی مدار الکتریکی بخاری یک نوع خودرو نشان داده شده است).

- ارتباط ترمینال مثبت باتری با سوئیچ اصلی موتور (سوئیچ جرقه) را از طریق فیوز اصلی مدار با سیم سفید رنگ (.) برقار کنید.

- ترمینال آی جی (IG) سوئیچ اصلی را به وسیله‌ی سیم سیاه با راه قمز رنگ بی‌آر (BR) به فیوز ۱۵ آمپری جعبه‌ی فیوز متصل کنید.

- ترمینال مثبت موتور الکتریکی فن بخاری را با سیم کد رنگ (Ly) آبی با راه زرد رنگ به فیوز ۱۵ آمپری جعبه‌ی فیوز متصل کنید.

- ترمینال دور کننده سوئیچ راه‌انداز فن بخاری را به سیم کد رنگ (LW) آبی با راه سفید به مجموعه‌ی مقاومت‌های مدار الکتریکی فن متصل کنید.

- ترمینال دور متوسط سوئیچ راه‌انداز فن بخاری را با سیم کد رنگ (Ly) آبی با راه زرد و ترمینال دور تند سوئیچ راه‌انداز فن را با سیم کد (LB) آبی با راه سیاه به مجموعه‌ی مقاومت‌های مدار وصل کنید.


- خروجی مقاومت‌ها را به وسیله‌ی سیم کد (LR) آبی با راه قمز، به ترمینال منفی موتور الکتریکی فن متصل کنید.

- کابل ترمینال اتصال بدنه‌ی باتری را وصل کنید.


- سوئیچ اصلی موتور (سوئیچ جرقه) را در وضعیت آی جی (IG) قرار دهید.

- کلید سوئیچ راه‌انداز موتور فن را در حالت‌های دور کننده، دور متوسط و دور تند قرار دهید و عملکرد موتور الکتریکی فن را بررسی کنید.


آزمون پایانی (۱۴)

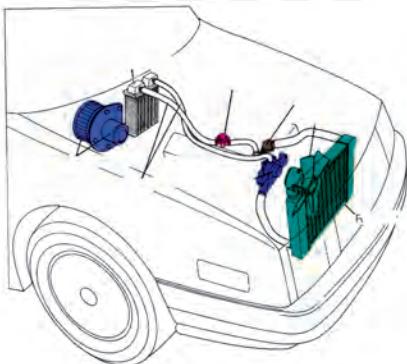

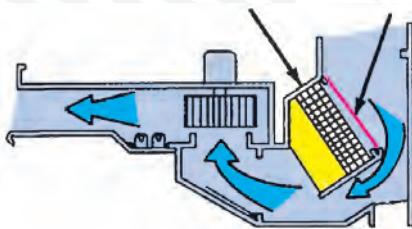
- ۱- سیستم تهویه را در خودرو توضیح دهید و اجزای مدار را نام ببرید.



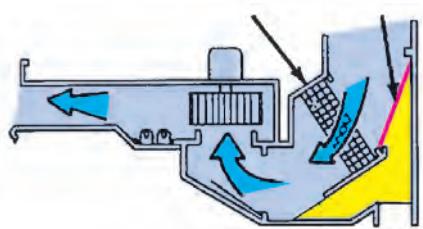- ۲- عملکرد دریچه‌های بخاری را توضیح دهید.



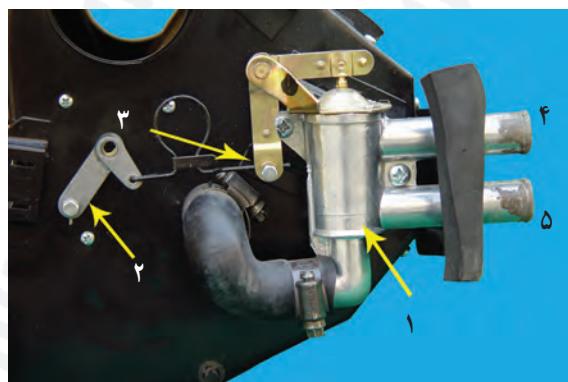- ۳- در شکل مقابل اجزای شماره‌ی ۱ الی ۵ را نام ببرید.




۴- وظیفه و عملکرد فن سیستم بخاری را توضیح دهید.



۵- در شکل مقابل، فلش کدام جزء از مدار الکتریکی بخاری را نشان می‌دهد؟ وظیفه و عملکرد آن را توضیح دهید.



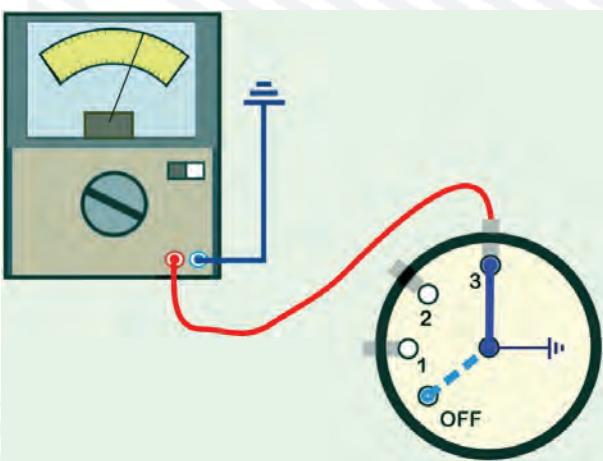۶- آزمایش نشان داده شده در شکل را توضیح دهید.



واحد کار پنجم

توانایی نصب و پیاده کردن، سیم کشی مدار و راه اندازی کولر خودرو

هدف کلی

پیاده و سوار کردن، سیم کشی و راه اندازی کولر خودرو

هدف های رفتاری : فرآگیرنده پس از آموزش این واحد کار قادر خواهد بود :



۱- کولر و کاربرد آن را توضیح دهد.

۲- نقشه‌ی مدارهای الکتریکی کولر خودرو را توضیح دهد.

۳- کولر خودرو را پیاده، نصب و راه اندازی کند.

۴- کولر و مدارهای آن را عیب یابی کند.

۵- مدار الکتریکی کولر را سیم کشی کند.



پیش‌آزمون (۵)


۱- وظیفه و کاربرد کولر خودرو را توضیح دهد.

۲- در کولرهای گازی خودرو از چه نوع گازی استفاده می‌شود؟

۳- شکل مقابل، چه دستگاهی از مدار کولر را نشان می‌دهد؟



۴- اجزای مدار کولر خودرو را نام ببرید.

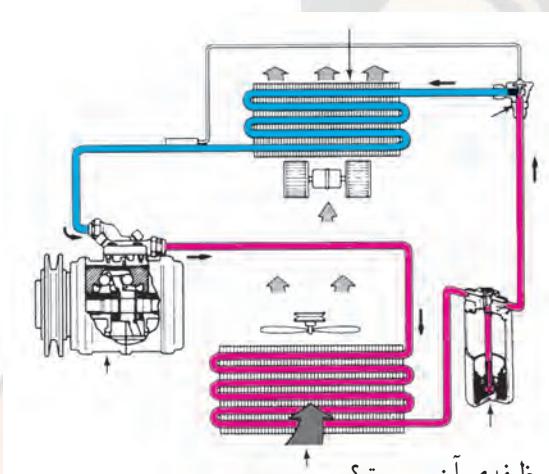

۵- کندانسور کولر خودرو در کجا نصب می‌شود و وظیفه‌ی آن چیست؟

۶- نیروی محرک موتور کولر توسط تأمین می‌شود.


ب - نیروی موتور خاص

د - پولی میل لنگ و نیروی برق


الف - نیروی برق

ج - پولی میل لنگ

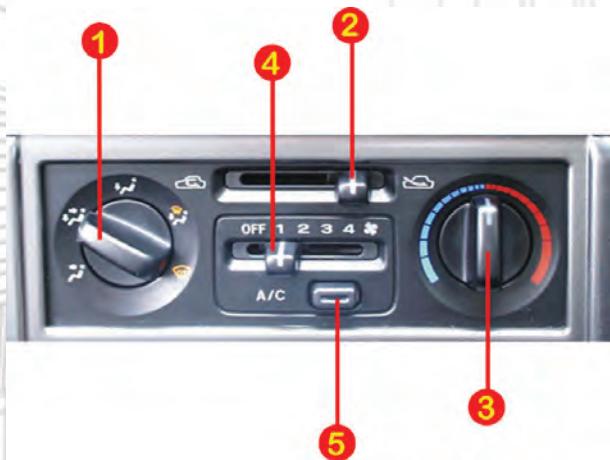۷- در شکل زیر وظایف شماره‌ی ۱ الی ۵ را توضیح دهید.



۸- عملکرد مدار کولر را توضیح دهید.

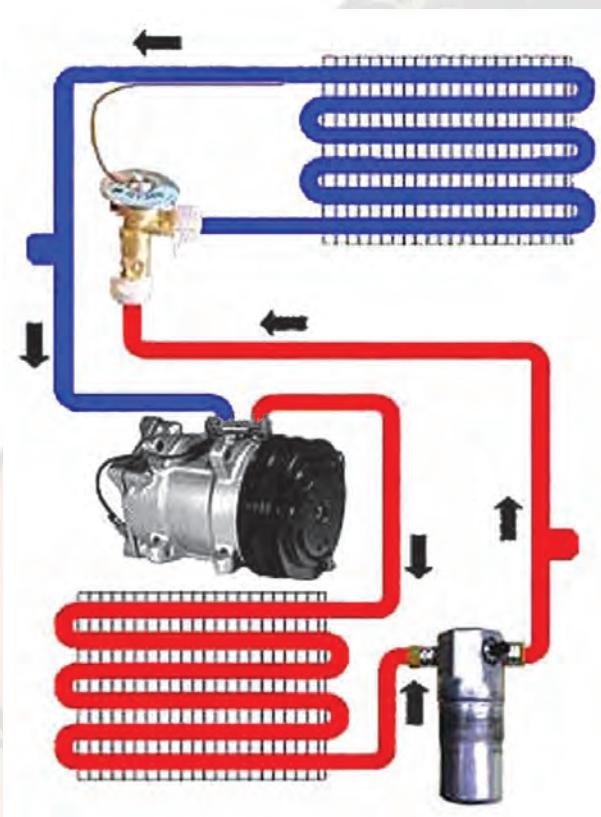

۱-۵- تهویه مطبوع

آشنایی با کولر خودرو و کاربرد آن

سیستم تهویه مطبوع وظیفه خنک کردن و خشک کردن و گردش هوای داخل اتاق خودرو را به عهده دارد (شکل ۱-۵). راحتی سرنشینان خودرو بستگی به درجهٔ حرارت، مقدار رطوبت و گردش جریان هوا دارد. امروزه بیش از ۸۰٪ خودروها دارای سیستم تهویه مطبوع‌اند، که به طور دستی و به‌وسیلهٔ راننده یا سرنشین کنترل می‌شود. در تابستان باید هوا گرم داخل اتاق جابه‌جا و یا به خارج هدایت شود. عوامل مؤثر در ایجاد حرارت داخل اتاق خودرو عبارت‌اند از:

- حرارت حاصل شده از تنفس راننده و مسافرین؛

- حرارت هوا و محیط پیرونی خودرو؛


- حرارت حاصل شده از اصطکاک جاده و گردش

موتور؛

- حرارت حاصل شده از تابش نور خورشید.


در شکل ۲-۵ نحوهٔ تهویهٔ داخل اتاق توسط کولر و تأثیر عوامل محیطی در افزایش گرمای داخل اتاق خودرو نشان داده شده است.

شکل ۱-۵- تهویهٔ داخل اتاق خودرو به‌وسیلهٔ کولر حرارت خورشید و هوا بیرون

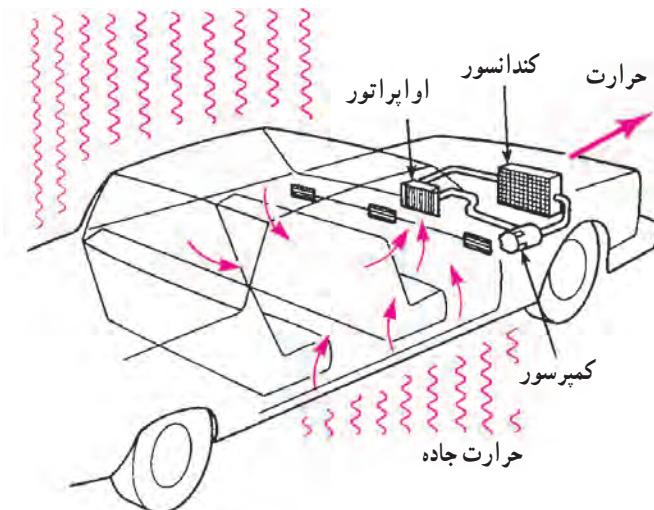

شکل ۲-۵- تأثیر عوامل محیطی در افزایش دمای اتاق خودرو

جذب حرارت
کر کر کر کر

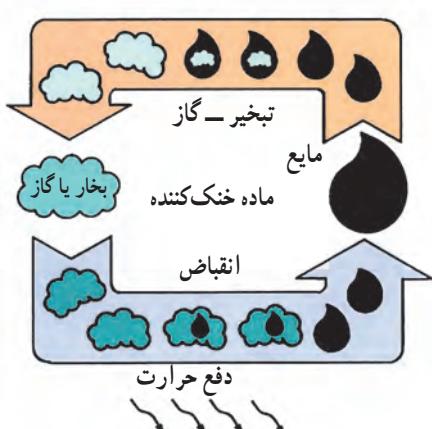

شکل ۳-۵- مراحل تغییر ماده خنک کننده

سیستم تهویهٔ مطبوع خودرو (کولرهای گازی) براساس


کاریخال‌های خانگی و تهویهٔ آن‌ها کار می‌کنند. در این سیستم، عامل خنک کننده تبدیل به گاز و سپس تبدیل به مایع می‌شود (شکل ۳-۵) (در سال‌های گذشته عامل خنک کننده، گاز فربون ۱۲ بوده است که با توجه به نتایج مخرب آن در لایه‌ی اوزن و براساس پروتکل مونترال^۱، گاز R-134A که به‌لایه‌ی اوزن آسیبی نمی‌رساند، جای‌گزین آن شد).

در تبدیل مایع به گاز، حرارت جذب و در تبدیل بخار یا گاز به مایع، حرارت دفع می‌گردد. سیستم تهویهٔ خودرو مقدار رطوبت را نیز کنترل می‌کند. زیرا با افزایش مقدار رطوبت مقدار

تبخیر بدن سرنشینان خودرو کاهش می‌یابد. بدن انسان در حرارت ۲۶ الی ۴۵ درجه سانتی‌گراد با ۵٪ رطوبت هوا، احساس خنک شدن و آرامش می‌کند.

۲-۵-۱- اجزای مدار سیستم تهویه مطبوع خودرو
اجزای مدار سیستم تهویه مطبوع (کولر) و نحوه ارتباط آن‌ها با یکدیگر در شکل ۴-۵، به صورت شماتیک، نشان داده شده و عبارت‌اند از:

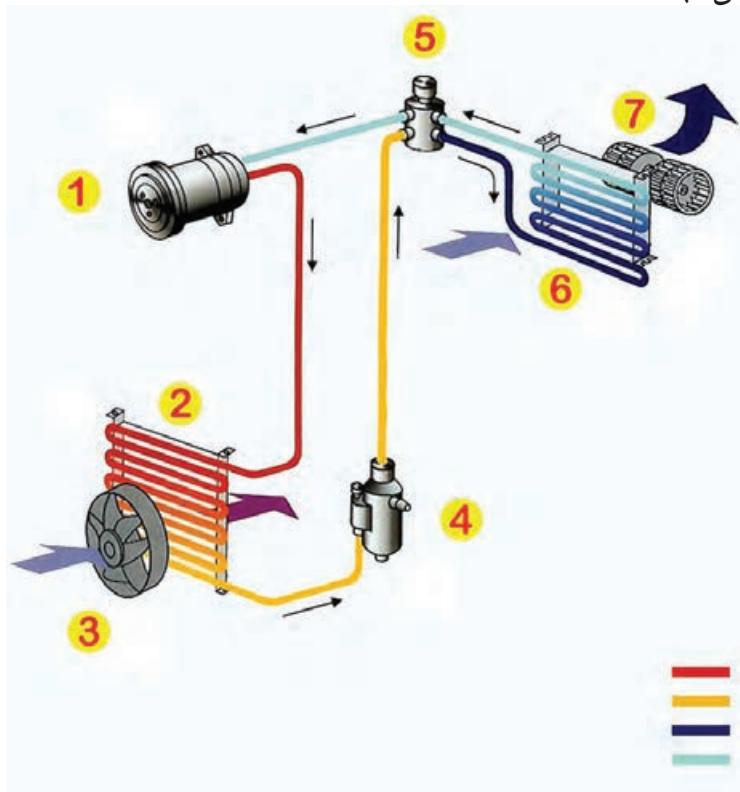- کمپرسور^۱ (شماره‌ی ۱)
- کندانسور^۲ (شماره‌ی ۲)
- فن کندانسور (شماره‌ی ۳)
- درایر^۳ (شماره‌ی ۴)
- شیر انبساط^۴ (شماره‌ی ۵)
- اوپراتور^۵ (شماره‌ی ۶)
- فن انتقال هوای خنک به داخل اتاق (شماره‌ی ۷)



۴-۵-۱- اجزای مدار کولر


۱-Compressor

۴- Expansion Valve


۲- Condenser

۵- Evaporator

۳- Dryer

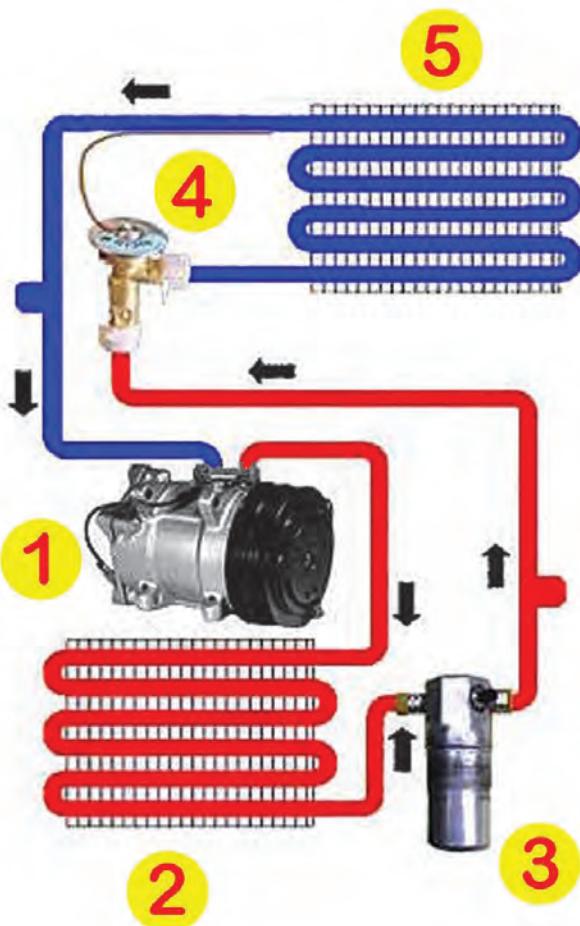

شکل ۵-۵- سیکل کار سیستم تهویه مطبوع

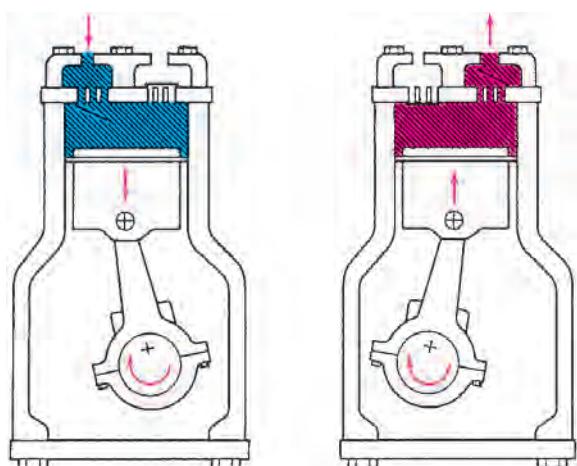


شکل ۶-۵- کمپرسور پیستونی

سیستم تهویه مطبوع (کولر) براساس چرخه‌ای پیوسته کار می‌کند که در آن کمپرسور (۱) بخار کم فشار گرم اواپراتور (۵) را تحت فشار قرار می‌دهد و با فشار زیاد به کندانسور (۲) ارسال می‌کند. در این مرحله درجه حرارت مبرد (خنک کننده) بسیار زیاد و فشار آن بالاست. عبور جریان هوا از داخل شبکه‌های کندانسور (به سبب تأثیر فن خنک کاری) باعث انتقال حرارت بخار به هوای محیط می‌شود و با کاهش درجه حرارت، بخار تغییر حالت می‌دهد و به مایع تبدیل می‌گردد. مایع پُرفشار وارد درایر (خشک کن) می‌شود و رطوبت همراه مبرد بهوسیله‌ی رطوبت‌گیر داخل درایر (۳) جذب و از مبرد جدا می‌شود. مایع پُرفشار، پس از عبور از درایر، وارد شیر انبساط ترمومتریک (۴) می‌شود و حین عبور از آن فشار مایع، در اثر مکانیزم داخلی شیر انبساط، تقلیل می‌یابد. زمانی که مبرد کم فشار از داخل اواپراتور یا بخارکننده (۵) عبور می‌کند با اخذ دمای هوای جاری از داخل شبکه‌های اواپراتور و تغییر حالت دادن به بخار تبدیل می‌شود. گرماگیری مبرد دما و فشار آن را افزایش می‌دهد و مجدداً به کمپرسور وارد می‌شود. به این ترتیب سیکل گردش مبرد کامل می‌گردد. در شکل ۵-۵، سیکل کار مبرد سیستم تهویه مطبوع (کولر) و اجزای مدار آن نشان داده شده است.

۵-۲-۱- کمپرسور: کمپرسور سیستم تهویه مطبوع در طرح‌های مختلفی ساخته می‌شود و در خودروها مورد استفاده قرار می‌گیرد. کمپرسورها، معمولاً به کمک تسمه از میل لنگ موتور نیرو می‌گیرند و مبرد را در سیستم تهویه مطبوع به گردش درمی‌آورند. (گاز مبرد سیستم تهویه مطبوع توسط کمپرسور تحت فشار حدود 15° PSI تا $10^{\circ}/5$ معادل 10° الی 21° اتمسفر قرار می‌گیرد). به همین جهت هنگام کار کمپرسور، از قدرت محرك چرخ‌ها کاسته می‌شود. کمپرسور دارای سوپاپ یک‌طرفه است، که هنگام پایین رفتن پیستون و باز شدن آن، مایع مبرد به داخل سیلندر وارد می‌شود و در کورس ارسال، مسیر ورودی را مسدود می‌کند. در شکل ۶-۵، کمپرسور نوع پیستونی با دو وضعیت کار، به صورت شماتیک، نشان داده شده است.

کمپرسورهای سیستم تهویه مطبوع در انواع مختلفی (از نظر ساختمان و مکانیزم کار پیستون آن) طراحی و ساخته شده‌اند. چند نمونه از آن‌ها عبارت‌اند از:

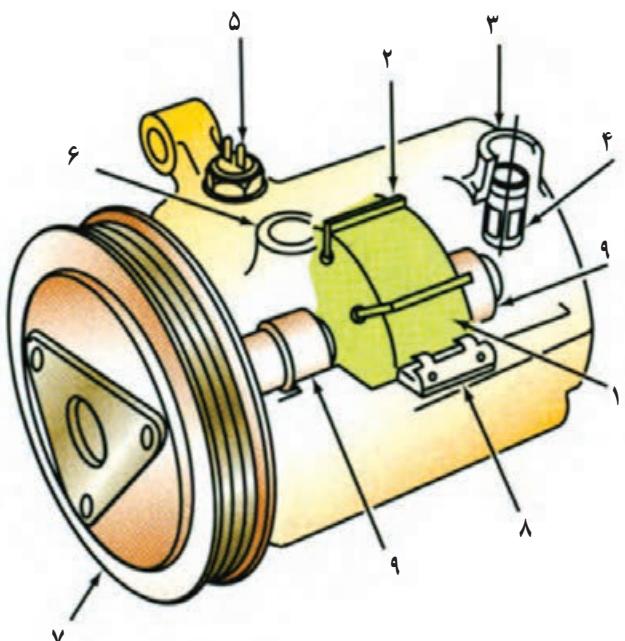

شکل ۵-۵—اجزای کمپرسور نوع پره‌ای

— کمپرسور نوع پره‌ای: در این نوع کمپرسور، از روتور (در ساختمان آن) استفاده شده است و در شکل ۵-۷، تصویر شماتیک اجزای داخلی آن، دیده می‌شود:

— روتور (شماره‌ی ۱)

— پره (شماره‌ی ۲)

— مجرای مکش (شماره‌ی ۳): ورود مبرد به کمپرسور

— شیر یک طرفه (شماره‌ی ۴)

— سوئیچ دمای پوسته‌ی کمپرسور (شماره‌ی ۵)

— مجرای تخلیه (شماره‌ی ۶): خروج مبرد از کمپرسور

— کلاچ مغناطیسی (شماره‌ی ۷)

— شیر تخلیه (شماره‌ی ۸)

— یاتاقان (شماره‌ی ۹)

اجزای ساختمان کمپرسور نوع شعاعی در شکل ۵-۸

نشان داده شده است:


— شیر تخلیه (شماره‌ی ۱)

— سوپاپ مکشی کمپرسور (شماره‌ی ۲)

— خارج مرکز چهارشاخه (شماره‌ی ۳)

— محور با شفت (شماره‌ی ۴)

— پیستون کمپرسور (شماره‌ی ۵)

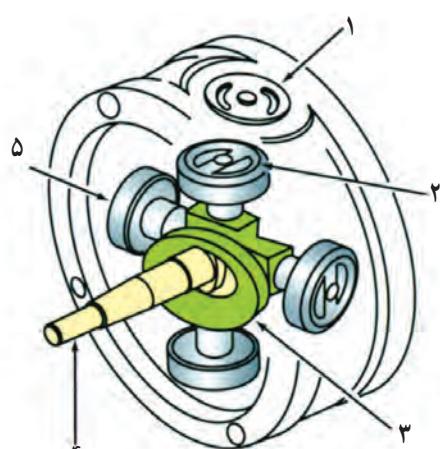

شکل ۵-۸—اجزای داخلی کمپرسور نوع شعاعی



شکل ۵-۹—کلاچ الکترومغناطیسی


کمپرسور سیستم تهویه مطبوع خودرو به وسیله‌ی کلاچ الکترومغناطیسی کنترل می‌شود. در شکل ۵-۹، کلاچ الکترومغناطیسی نصب شده در ساختمان کمپرسور یک نوع خودرو با فلش نشان داده است.

قطعات ساختمان کلاچ‌های الکترومغناطیسی به ترتیب

زیرند:


— سیم پیچ (مگنت) شماره‌ی (۱)

— پولی یا روتور (شماره‌ی ۲)

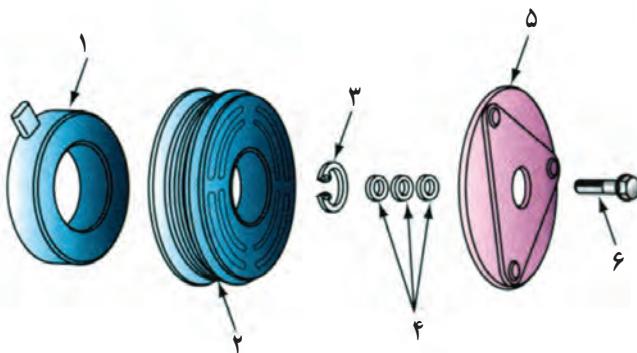


شکل ۵-۱۰—اجزای کلاچ مغناطیسی

- خار فنری (شماره ۳)
- واشرهای تنظیم (شماره ۴)
- کلاچ (شماره ۵)
- پیچ اتصال کلاچ (شماره ۶)
- اجزای کلاچ الکترومغناطیسی کمپرسور در شکل ۵-۱۰ دیده می‌شوند.

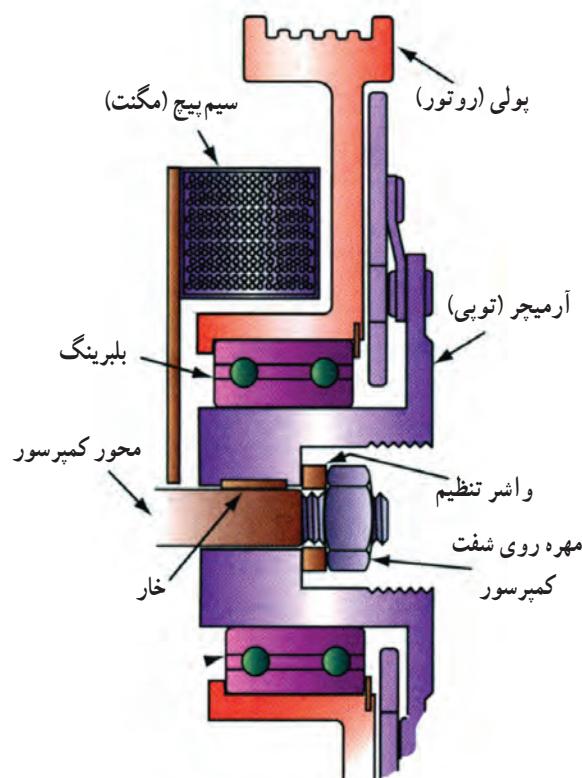

شکل ۵-۱۱—mekanizm کلاچ الکترومغناطیسی

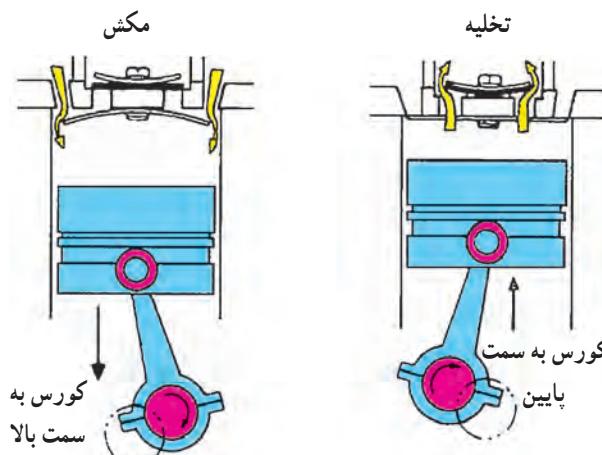


شکل ۵-۱۲—عملکرد پیستون

عملکرد کلاچ الکترومغناطیسی کمپرسور به شرح زیر است: هنگامی که کلید فشاری سوئیچ راه انداز سیستم کولر خودرو به وسیلهٔ رانندهٔ فعال می‌شود جریان مورد نیاز سیم پیچ کلاچ مغناطیسی از طریق رلهٔ دوم مدار الکتریکی (که با تحریک رلهٔ اول فعال شده است) برقرار می‌شود. با عبور جریان الکتریکی از سیم پیچ حوزهٔ مغناطیسی ایجاد شده در آن، توبی (آرمیچر)، کلاچ را با پولی (روتور) یک پارچهٔ می‌کند و حرکت دورانی پولی کمپرسور را (که از طریق تسمهٔ از پولی میل لنگ موتور انرژی می‌گیرد) به محور کمپرسور منتقل می‌کند. زمانی که مدار الکتریکی سیم پیچ قطع شود حوزهٔ مغناطیسی سیم پیچ نیز قطع می‌شود و فرنهای روی پولی آن را نسبت به پولی آزاد کرده و پولی، به حالت آزاد گرد، نسبت به محور کمپرسور دوران می‌کند. در شکل ۵-۱۱، مکانیزم کلاچ الکترومغناطیسی کمپرسور دیده می‌شود.

هنگام فعال شدن کلاچ الکترومغناطیسی، گردش محور کمپرسور به پیستون پمپ آن انتقال می‌یابد و باعث حرکت رفت و برگشتی در پیستون می‌شود.


زمانی که پیستون به سمت نقطهٔ مرگ پایین حرکت می‌کند سوپاپ یک طرفهٔ خروجی بسته است و گاز کم فشار برگشتی از اواپراتور از سوپاپ یک طرفهٔ ورودی که باز است، در اثر خلاً موجود در سیلندر، به داخل آن مکیده می‌شود. هنگام برگشت پیستون به طرف نقطهٔ مرگ بالا، سوپاپ یک طرفهٔ ورودی بسته شده است و سوپاپ یک طرفهٔ خروجی باز می‌شود. در این صورت، گاز تحت فشار قرار می‌گیرد و به سمت کندانسور هدایت می‌شود. در شکل ۵-۱۲، عملکرد پیستون کمپرسور نشان داده شده است.

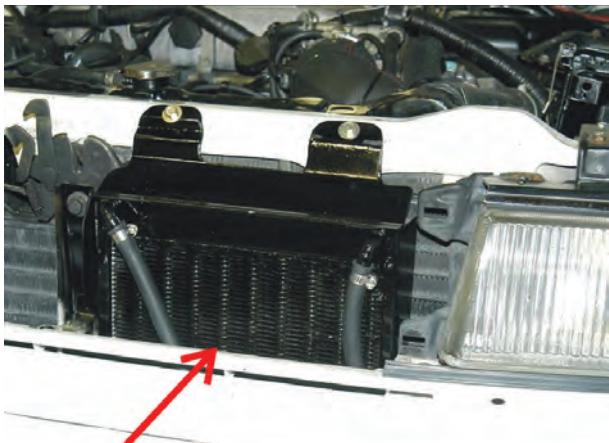

شکل ۱۳-۵- کندانسور نصب شده در یک نوع خودرو



شکل ۱۴-۵- فن های نصب شده در روی رادیاتور یک نوع خودرو

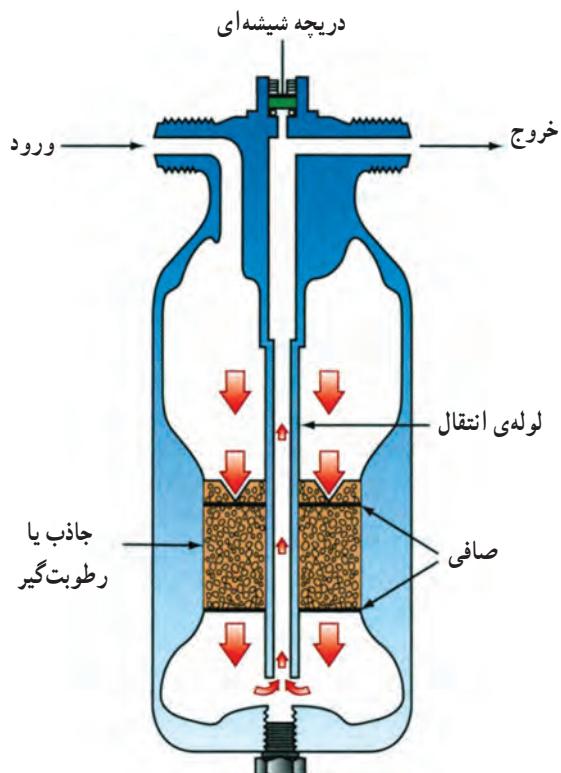

شکل ۱۵-۵- درایر یا خشک کن (دريافت‌کننده)


۲-۲-۵- کندانسور: کندانسور، معمولاً در جلوی رادیاتور سیستم خنک کاری موتور نصب می‌شود و از نظر ساختمان به رادیاتور شباهت زیادی دارد و نقش مشابهی را ایفا می‌کند. گاز مبرد سیستم تهویه مطبوع پس از خروج از کمپرسور، در حالت بسیار گرم و فشار بالا، وارد کندانسور می‌شود و حرارت خودرو را از طریق پره‌های کندانسور به هوای جاری داخل شبکه‌ها منتقل می‌کند. در شکل ۵-۱۳، کندانسور سیستم تهویه یک نوع خودرو و محل نصب آن با فلش نشان داده شده است.

در روی کندانسور، فن خنک‌کننده‌ای، که وظیفه اش تولید جریان هوای انتقال آن به داخل پره‌ها و شبکه‌های کندانسور است، طراحی و نصب می‌شود. در شکل ۵-۱۴، فن نصب شده در مدار سیستم تهویه خودرو نشان داده شده است. لازم است توضیح داده شود در خودروهایی که در سیستم کولر آن‌ها فن مستقلی برای خنک کاری کندانسور پیش‌بینی نشده است از فن خنک‌کننده موتور استفاده می‌شود. این فن هم‌زمان با راه‌اندازی کولر خودرو فعال می‌شود و به خنک کاری می‌پردازد.

۳-۲-۵- خشک کن یا درایر^۱ (دريافت‌کننده): درایر یا رطوبت‌گیر در مسیر کندانسور به شیر انساط ترموموستاتیک قرار گرفته است و وظیفه دارد رطوبت موجود در گاز مبرد را جذب و از آن جدا کند. درایر دارای دو لوله‌ی ورودی و خروجی است که مایع پُرفشار مبرد از کندانسور به داخل آن وارد می‌شود و پس از عبور از ماده‌ی جاذب، رطوبت از طریق لوله‌ی خروجی به سمت شیر انساط ترموموستاتیک هدایت می‌شود. در بعضی از درایرها، دریچه‌ی شیشه‌ای بازدید (آب‌نما) در قسمت بالای آن‌ها تعییه شده است که می‌توان از طریق آن، آب موجود جمع شده در درایر را بررسی کرد و بر مبنای شفافیت و زلال بودن آن، وضعیت کارکرد ماده‌ی جاذب داخل درایر را بررسی نمود.

۴-۲-۵- شیر انساط ترموموستاتیک: شیر انساط ترموموستاتیک در مسیر درایر به اوپرатор قرار گرفته است و وظایف زیر را بر عهده دارد :

– کاهش فشار مبرد در تبخیر کننده؛

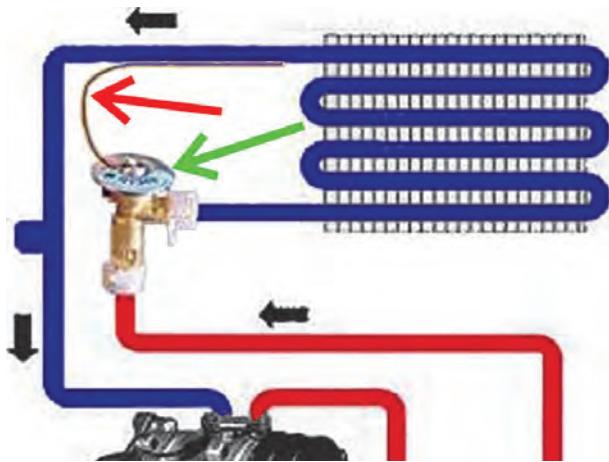


شکل ۱۶-۵- شیر انساط ترموماستاتیک

- کنترل جریان مبرد بر حسب نیاز سیستم تهویه مطبوع
شیر انساط ترموماستاتیک :

شیر انساط ترموماستاتیک یک شیر مکانیکی ساقمه‌ای است که به وسیله‌ی فنر کنترل می‌شود. در ساختمان شیر انساط دیافراگمی تعییه شده که به فنر متصل گردیده و در فضای پشت آن از گازی حساس به دما پُر شده است. گاز، از طریق یک لوله‌ی موبی به کپسول متصل است و روی اوپراتور بسته می‌شود. در شکل ۱۶-۵، شیر انساط ترموماستاتیک با فلش سبز رنگ و لوله‌ی موبی آن با فلش قرمز رنگ نشان داده شده است.


عملکرد شیر انساط به ترتیب زیر است:

- در صورت افزایش دمای اوپراتور گاز داخل کپسول و لوله‌ی موبی منبسط می‌شود و به دیافراگم داخل شیر انساط فشار می‌آورد. آن‌گاه نیروی ایجاد شده در فنر در اثر جابه‌جایی دیافراگم مسیر انتقال گاز مبرد به اوپراتور را آزاد می‌کند. در شکل ۱۷-۵-الف، مدار سیستم تهویه با شیر انساط ترموماستاتیک دیده می‌شود.

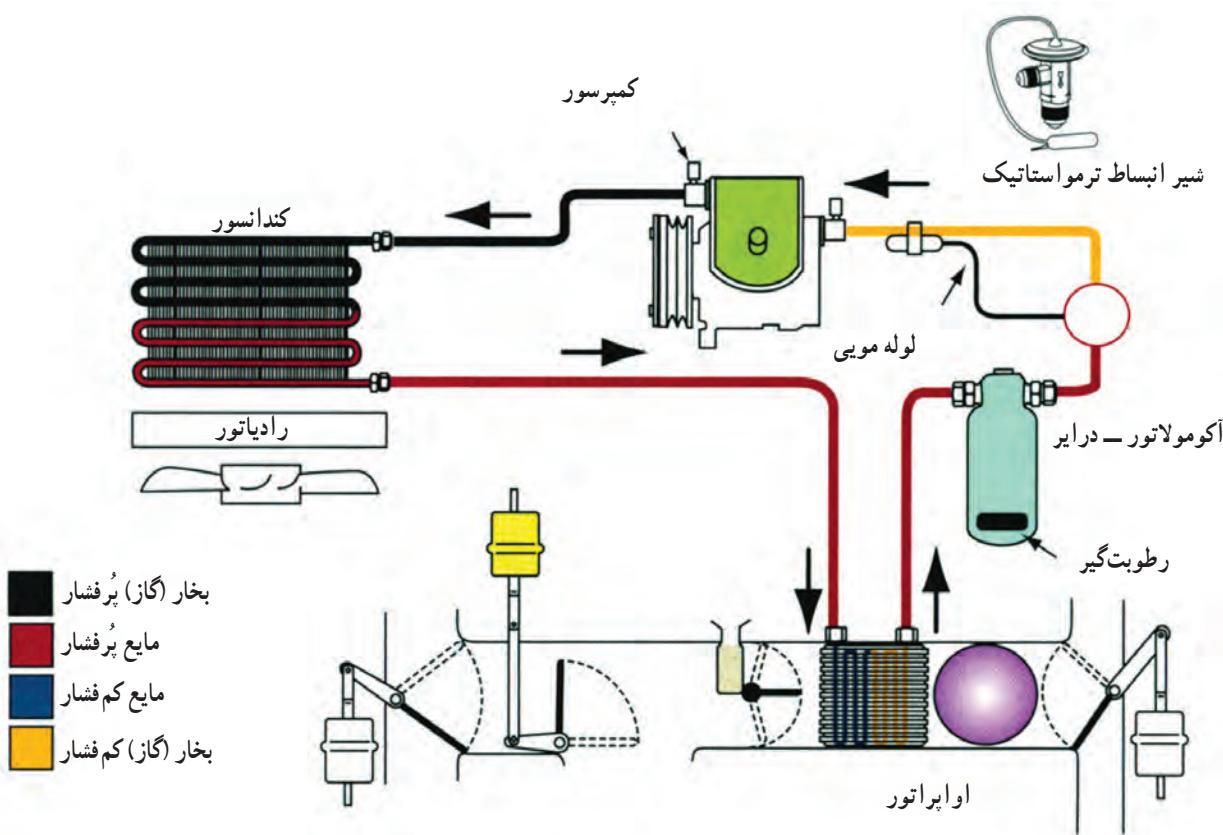


شکل ۱۷-۵-الف - مدار سیستم تهویه مجهز به شیر انساط ترموماستاتیک

در بعضی از سیستم‌های تهویه مطبوع خودرو (کولر) به جای شیر انساط ترمواستاتیک از یک کاہنده فشار (فشارشکن) لوله‌ای شبکه‌دار استفاده می‌شود، به طوری که با عبور مبرد از آن فشار کاهش می‌یابد. مدار سیستم تهویه مجهرز به این نوع کنترل کننده در شکل ۱۷-۵-ب نشان داده شده است.

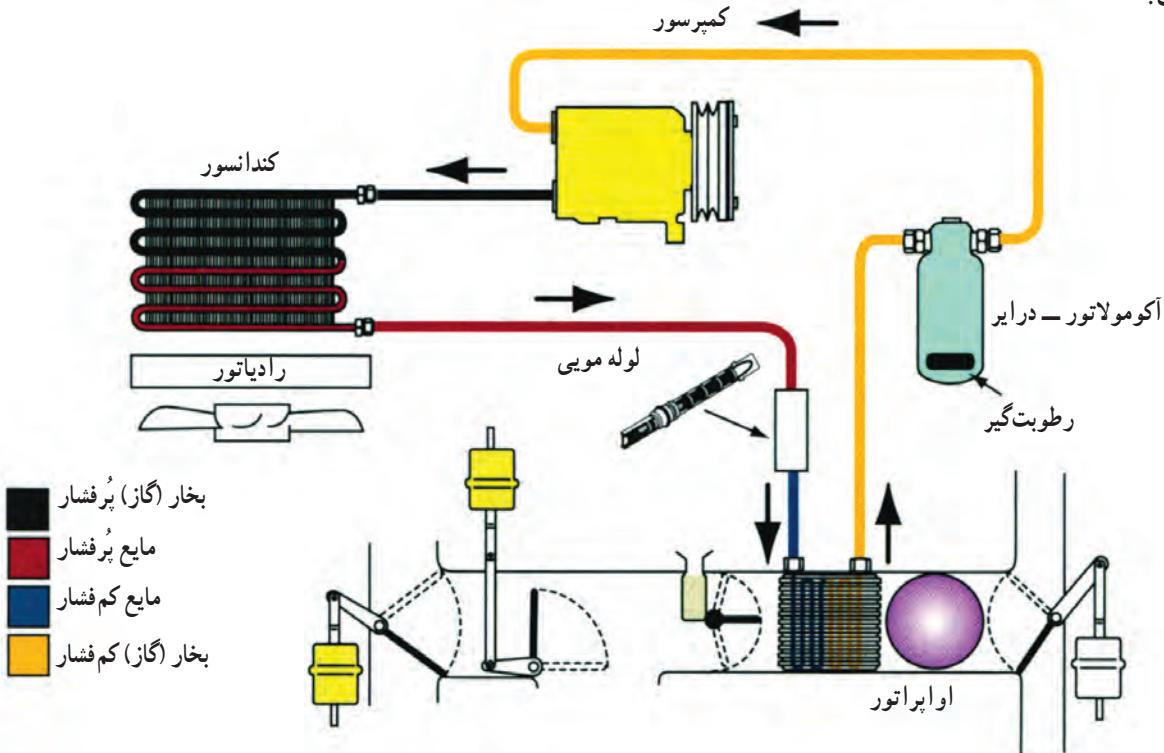


شکل ۱۷-۵-ب

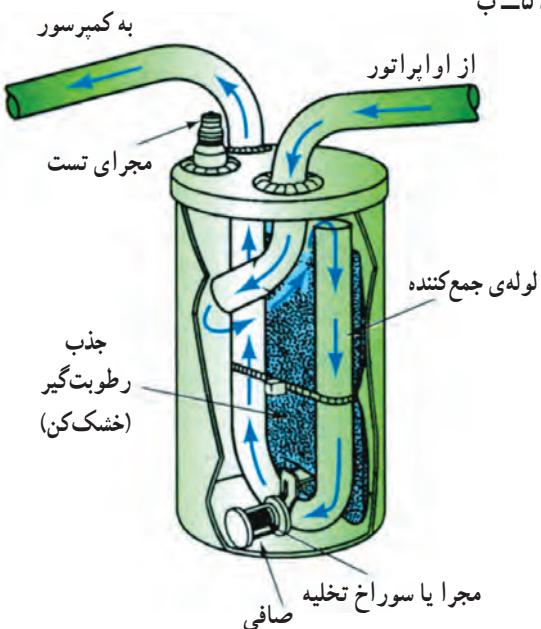


شکل ۱۸-۵-عملکرد آکومولاتور


۱۷-۵-۵-آکومولاتور - درایر: آکومولاتور در مسیر اوپراتور به کمپرسور قرار می‌گیرد و در داخل آن ماده‌ی رطوبت‌گیر تعبیه شده است و ذرات بخار آب را جذب می‌کند. مکانیزم داخل آکومولاتور در شکل شماتیک ۱۸-۵ نشان داده شده است.

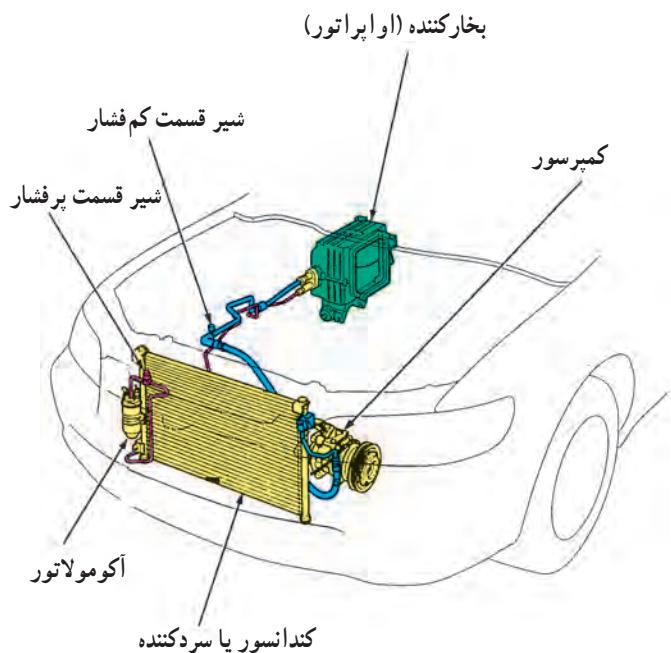

شکل ۵-۱۹—اوپراتور و محل قرار گرفتن آن

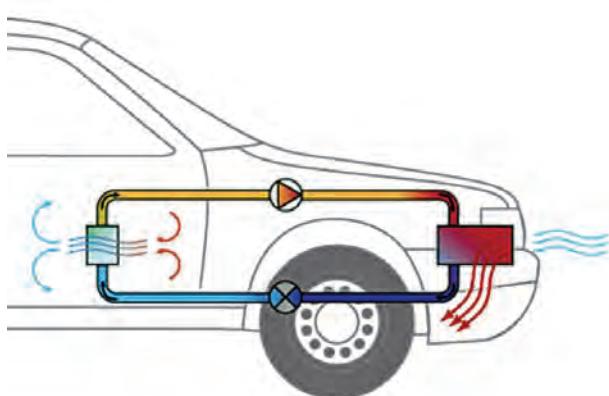

شکل ۵-۲۰—هدایت هوای داخل اتاق از سیستم تهویه مطبوع

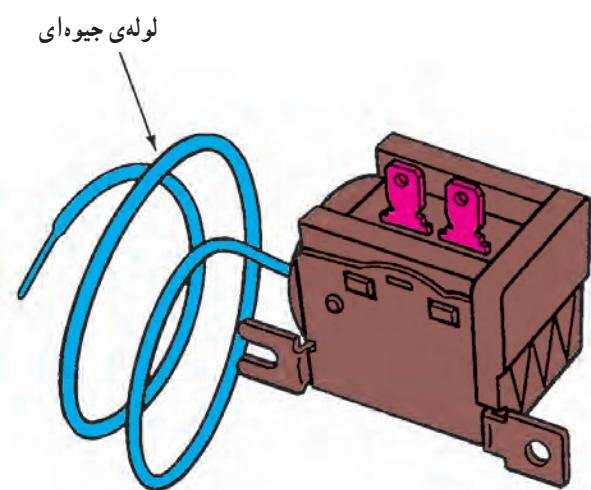


شکل ۵-۲۱—سونیچ ترموماستاتیک

۵-۲۵—اوپراتور (تبخیرکننده): اوپراتور، از نظر ساختمان، شبیه کندانسور است و در داخل اتاق خودرو، زیر پانل جلوی راننده، نصب می‌شود. با توجه به این‌که مبرد در اوپراتور تغییر حالت داده و به بخار تبدیل می‌شود لذا هوای عبور کرده از لابه‌لای پره‌های آن خنک شده (کاهش دمای هوا) واردی به اتاق خودرو، و از طریق کanal‌های تعییه شده در پانل جلوی راننده به اتاق خودرو منتقل می‌گردد. در شکل ۵-۱۹ اوپراتور مدار سیستم تهویه خودرو به صورت شماتیک نشان داده شده است.

mekanizm دریچه‌های انتقال و هدایت هوا در خودرو به گونه‌ای طراحی شده است که امکان هدایت هوای داخل اتاق به اوپراتور فراهم شده و راننده خودرو می‌تواند با تنظیم دریچه‌ها (توسط اهرم‌های نصب شده در پانل جلو راننده) گردش هوای داخل اتاق را از طریق اوپراتور فراهم آورد. در شکل ۵-۲۰، گردش هوای داخل اتاق و عبور آن از اوپراتور دیده می‌شود.

با توجه به این‌که هنگام گردش هوای داخل اتاق خودرو رطوبت موجود در آن توسط پره‌های اوپراتور جذب می‌شود، لذا برای قطع کلاچ کمپرسور و جلوگیری از بخ‌زدن شبکه‌ی لوله‌ای اوپراتور از یک نوع سوئیچ ترموماستاتیک استفاده می‌شود. در شکل ۵-۲۱، نمونه‌ای از آن (سوئیچ حرارتی) نشان داده شده است. سوئیچ ترموماستاتیک دارای لوله‌ی جیوه‌ای است و هرگاه حرارت اوپراتور به پایین‌تر از صفر درجه سانتی‌گراد یا F ۳۲ برسرد جریان الکتریکی سیم پیچ کلاچ کمپرسور را قطع می‌کند.

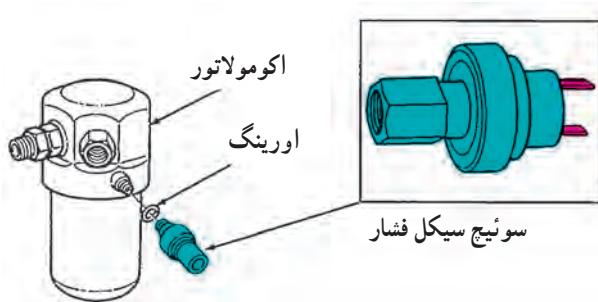

شکل ۲۲-۵- سوئیچ سیکل فشار


در بعضی از سیستم‌های تهویه مطبوع به جای سوئیچ حرارتی از سوئیچ سیکل فشار استفاده می‌شود. سوئیچ سیکل فشار در روی اکومولاتور نصب می‌شود. در شکل ۵-۲۲، سوئیچ سیکل فشار نشان داده شده است.



شکل ۲۳-۵- سوئیچ راه انداز فن کولر

۳-۵- سوئیچ و اهرم‌های کنترل سیستم تهویه مطبوع

سوئیچ‌های کنترل سیستم تهویه مطبوع ممکن است دستی (mekanik) یا اتوماتیک باشد و در هر حال روش و خاموش کردن و تنظیم درجه حرارت دلخواه آن، توسط راننده صورت می‌گیرد. در روش کنترل دستی، راننده سرعت فن را تنظیم می‌کند. معمولاً فن دارای دو تا پنج سرعت است. در شکل ۵-۲۳، سوئیچ راه انداز پنج وضعیتی، که در پانل جلوی راننده یک نوع خودرو نصب شده است، دیده می‌شود.

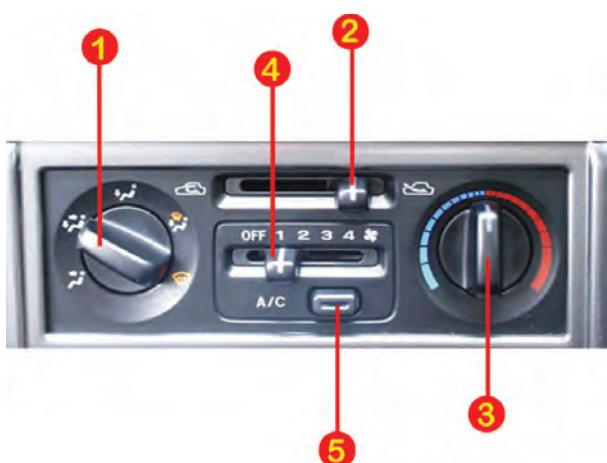


شکل ۲۴-۵- اهرم‌های تنظیم روی پانل راننده

اهرم‌های تنظیم و سوئیچ راه انداز سیستم کولر یک‌نوع خودرو در شکل ۲۴-۵ به شرح زیر دیده می‌شود:

- اهرم کنترل وضعیت دریچه‌های ورود هوای داخلی (اتاق خودرو (شماره ۱))

- اهرم جریان مجدد هوای تازه (شماره ۲)
- اهرم کنترل وضعیت دریچه‌های فن (شماره ۳)
- سوئیچ مرحله‌ای موتور فن (شماره ۴)
- سوئیچ راه انداز کمپرسور (شماره ۵)

شکل ۵-۲۵، مدار الکتریکی سیستم تهویه‌ی (کولر) یک نوع خودرو را نشان می‌دهد.

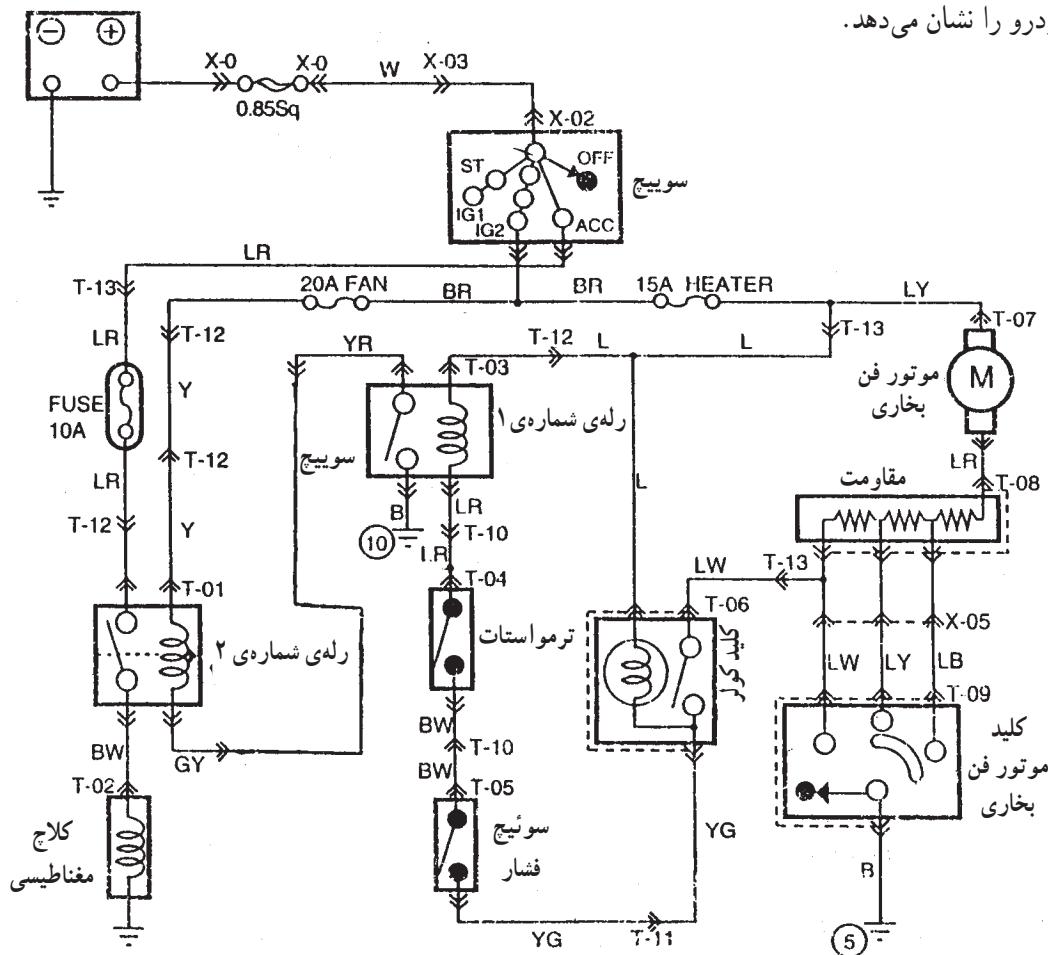

شکل ۵-۲۵—مدار الکتریکی سیستم تهویه‌ی یک نوع خودرو

۴-۵—دستورالعمل بررسی، عیب‌یابی و تنظیم اولیه‌ی نصب و راهاندازی کولر خودرو

ابزار و وسایل لازم: خودروی کولردار، جعبه‌ی ابزار قبل از پیاده و سوارکردن، بررسی و عیب‌یابی کولر، دستورالعمل کارخانه‌ی سازنده را مطالعه کنید.

— دقت کنید سیستم تهویه‌ی مطبوع و خنک‌کننده در درازمدت خالی از ماده‌ی خنک‌کننده نباشد زیرا باعث نفوذ رطوبت به داخل سیستم و خراب کردن درایر (خشک‌کننده) اکومولاتور می‌شود.

زمان: ۴ ساعت



شکل ۵-۲۶

نکات اینمی: اگر در سیستم از گاز ۱۲-R (فریون ۱۲) استفاده شده است، هنگام پیاده و سوار کردن آن، از عینک حفاظتی استفاده کنید.

سعی کنید مایع سیستم با پوست دست و یا بدن تماس پیدا نکند.

مایع سیستم را در محلی خنک، که هوا در آن جریان داشته باشد، نگه داری کنید.

از استنشاق گاز خودداری کنید.

گاز را از شعله دور نگه دارید.

- سطح آب رادیاتور را بررسی کنید زیرا روی سیستم حرارتی و برودتی (تهویه مطبوع کولر) اثر مستقیم دارد. افزایش دمای موتور باعث کاهش کارایی سیستم کولر می شود. در صورت کاهش آب مخزن انساط آن را تا حد مجاز پُر کنید. در شکل ۵-۲۶، مخزن جبران کننده کاهش آب رادیاتور خودرویی با فلش نشان داده شده است.

- پره های کندانسور را بررسی کنید که گل، برگ و سایر مواد خارجی روی آن ها را نگرفته باشد. با شیلنگ و فشار آب آن ها را کاملاً تمیز کنید (شکل ۵-۲۷).




شکل ۵-۲۷ - کندانسور

- پروانه های سیستم خنک کننده و کندانسور (شکل ۵-۲۸) و همچنین خلاصی تسمه پروانه ها را بررسی کنید. در صورت نیاز، خلاصی تسمه ها را تنظیم کنید. پروانه ها را، به منظور اطمینان از نداشتن تَرَک، شکستگی و لقی، در محل بررسی کنید. شیلنگ ها، اتصالات و دستگاه های سیستم را، به منظور اطمینان از نداشتن رطوبت یا نم، بررسی کنید.



شکل ۵-۲۸

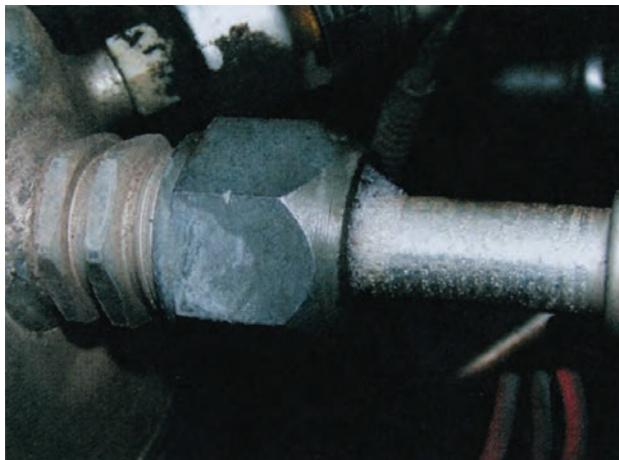

شکل ۵-۲۹—آزمایش نشت گاز



شکل ۵-۳۰



شکل ۵-۳۱

روطوبت به علت نشت گاز و نم حاصل شده به علت روغن درون گاز سیستم است. محل نشت را با آب صابون آشته کنید. وجود حباب هوا نشان دهنده‌ی نشت گاز است. شکل ۵-۲۹، آزمایش نشت گاز را نشان می‌دهد.

– عملکرد کلاچ کمپرسور را بررسی کنید. صدای درگیری کلاچ باید در فواصل معین شنیده شود. فن برقی باید در دور کم با درگیری کلاچ کمپرسور شروع به کار کند.

– صحبت کلیه‌ی اتصالات برقی و سیم‌های سیستم را بررسی کنید.

کارکرد سیستم تهویه مطبوع (کولر) را بررسی کنید.

– موتور را به مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه روشن کنید.

– سیستم تهویه را روشن کنید (شکل ۵-۳۰).

– با دست حرارت و برودت لوله‌های پرفشار و کم فشار را بررسی کنید. اگر لوله‌ها فاقد حرارت و یا برودت لازم باشند احتمال گرفتگی در مسیر وجود دارد.

– مسیر پرفشار باید گرم یا داغ باشد زیرا ماده‌ی خنک کننده‌ی سیستم تحت فشار است تا حرارت را به کندانسور انتقال دهد. یخ‌زدگی روی درایر می‌تواند به علت مسدود شدن مسیر کم فشار باشد.


– مسیر کم فشار باید خنک باشد. چنان‌چه مسیر کم فشار، خنک باشد ولی اتاق خودرو را خنک نکند سببیش احتمالاً معیوب بودن دریچه‌ها و یا کنترل پانل است (شکل ۵-۳۱). آن‌ها را بررسی کنید. اگر مسیر پرفشار، گرم و مسیر کم فشار، سرد نباشد عیب در قطعات سیستم است که باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد.



شکل ۵-۳۲-۵- نشت یابی



شکل ۵-۳۳

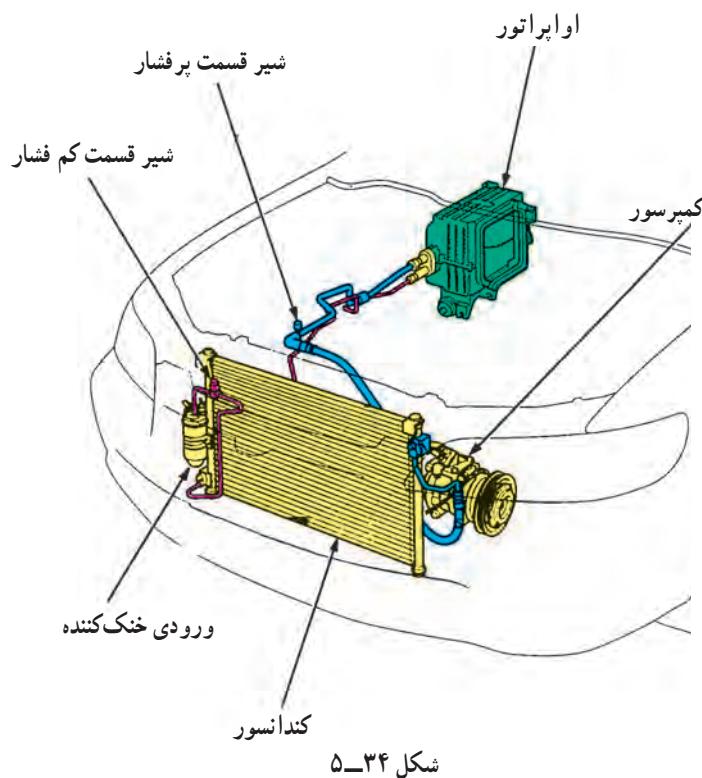

شکل ۵-۳۴

سیستم نباید نشتی داشته باشد. با روش‌های مختلف می‌توان نشتی را بررسی و نسبت به رفع آن اقدام کرد. از کف صابون و یا از چراغ با نور آبی و سفید نشت یابی استفاده کنید (شکل ۵-۳۲).

- قبل از استفاده از چراغ نشت یاب (فلوروسنت) باید به قسمت کم فشار سیستم ماده‌ی رنگی (قرمزرنگ) تزریق شود. اجازه دهید برای چند دقیقه سیستم کار کند (سیستم تهویه را روشن کنید) تا رنگ، زمان کافی برای چرخش در دستگاه و سیستم کولر و احیاناً نشت کردن را داشته باشد. سپس با چراغ تابنده‌ی نور، مسیر عبور گاز را برای نشتی جست و جو کنید. در این روش محل نشت گاز زیر نور به رنگ سبز ملایم می‌درخشد. در روش نشت یابی با چراغ حتماً از عنک مخصوص دستگاه استفاده کنید.

۱-۵-۴- نصب و پیاده کردن کولر خودرو: نظر به تنوع انواع سیستم‌های تهویه‌ی خودرو و دقت و ظرافت در ساخت قطعات، هنگام نصب و پیاده کردن قطعات، ابتدا دستورالعمل کارخانه‌ی سازنده را مطالعه کنید و اجرای کلیه‌ی مراحل خصوصاً شارژ گاز و تست نهایی باید زیر نظر متخصص آن صورت گیرد.

برای به نصب قطعات و اجزای سیستم تهویه‌ی خودرو به ترتیب زیر اقدام کنید :

- موتور کولر را در محل برقراری اتصالات به بدنه‌ی موتور بیندید. دقت کنید که شیار پولی‌ها همتراز و در یک امتداد باشند (شکل ۵-۳۳).

- کندانسور را در محل خود نصب کنید (شکل ۵-۳۴).

- اوپراتور را در محل نصب کنید (شکل ۵-۳۴).

- شیر انبساط را روی اوپراتور نصب کنید (شکل ۵-۳۴).

- شیلنگ‌های بین کندانسور، کمپرسور و اوپراتور را نصب کنید.

- تسمه‌ی پولی کمپرسور و پولی موتور را نصب و تنظیم کنید.




شکل ۵-۳۵- شارژ گاز کولر

زمان: ۲ ساعت



شکل ۵-۳۶- تعدادی از وسایل مورد نیاز

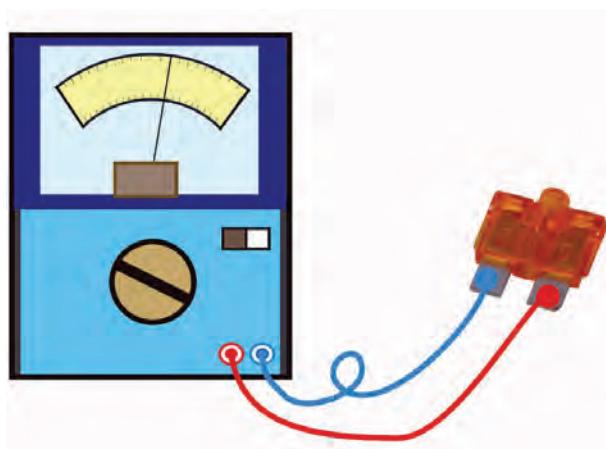

شکل ۵-۳۷- آزمایش فیوز

- سیستم با گاز توصیه شده (R-134A) و ابزار لازم توسط متخصص شارژ شود. در شکل ۵-۳۵ شارژ گاز کولر دیده می شود.

- آب بندی لوله ها و اتصالات را طبق روش نشت یابی فلوروسنت آزمایش کنید.

- موتور و فن خنک کننده را نصب و سیم کشی کنید.

- موتور خودرو را روشن کنید، آن گاه سیستم را زیر بار

بیرید (کولر را روشن کنید). درستی کار سیستم را بررسی کنید.

- پیاده کردن قطعات سیستم تهویه عکس مراحل بستن آن

است.

۵-۵- دستور العمل آزمایش و عیب یابی مدار الکتریکی کولر

وسایل لازم:

- مولتی متر

- لامپ یا چراغ آزمایش

- سیم رابط فیوزدار

- جعبه ای ابزار

- وسایل عایق کاری


در شکل ۵-۳۶ تعدادی از وسایل مورد نیاز دیده می شود.

مدار الکتریکی کولر را به ترتیب زیر آزمایش و عیب یابی


کنید :

- با استفاده از نقشه‌ی مدار الکتریکی کولر خودرو، فیوز مدار را شناسایی کنید.


- فیوز را به وسیله‌ی اهم متر آزمایش کنید. برای آزمایش فیوز، ابتدا سلکتور مولتی متر را برای اندازه‌گیری اهم تنظیم کنید و سیم‌های اهم متر را به فیوز متصل نمایید. مقدار اهم اندازه‌گیری شده نشان‌دهنده‌ی سالم بودن فیوز است. در غیر این صورت فیوز را با نوع مشابه تعویض نمایید. در شکل ۵-۳۷، آزمایش فیوز مدار الکتریکی کولر دیده می شود.

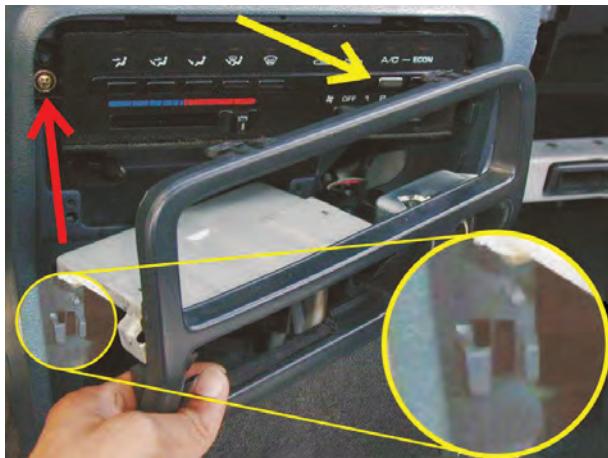

شکل ۵-۳۸— باز کردن قاب سوئیچ ها

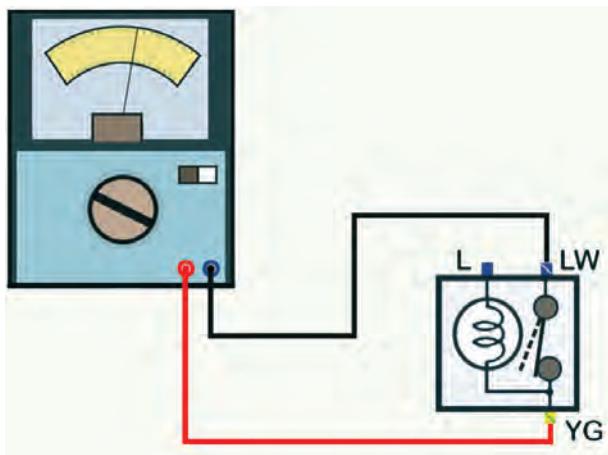

شکل ۵-۳۹— آزمایش سالم بودن سوئیچ فشار کمپرسور کولر

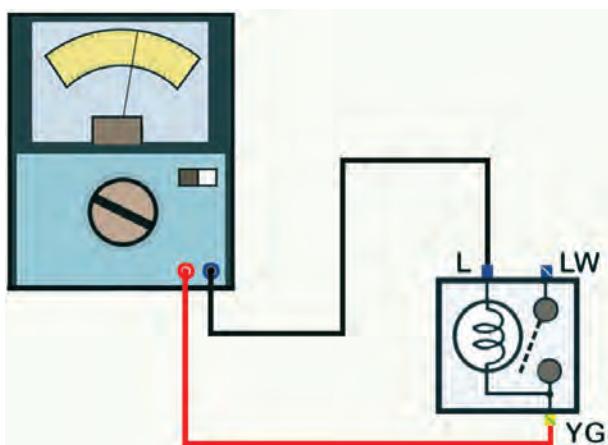

شکل ۵-۴۰— آزمایش لامپ روشنایی سوئیچ راه انداز کمپرسور کولر

برای آزمایش سوئیچ فشاری راه انداز کمپرسور کولر، ابتدا محافظت دور قاب اصلی سوئیچ را از محل خود خارج کنید و سپس با استفاده از پیچ گوشته چهار سوپیچ های اتصال قاب به بدنه را باز کنید و سوئیچ فشاری کمپرسور را بعد از جدا کردن سوکت اتصال الکتریکی، از محل خود خارج نمایید. در شکل ۵-۳۸، سوئیچ فشاری کمپرسور با فلش زردرنگ، پیچ اتصال قاب با فلاش قرمز رنگ و محل اتصال محافظت دور قاب سوئیچ ها با بزرگ نمایی نشان داده شده است.

— سلکتور مولتی متر را برای اندازه گیری اهم تنظیم کنید.

— سیم مثبت اهم متر را به ترمینال YG (ترمینال سیم زرد یا راه سبز) سوئیچ فشاری وصل کنید.

— سیم آبی یا سیاه (منفی) اهم متر را به ترمینال LW (ترمینال سیم آبی یا راه سفید) سوئیچ فشاری کولر وصل کنید.

— کلید سوئیچ فشاری کولر را فشار دهید تا اتصال داخلی سوئیچ برقرار شود. در این حالت حرکت عقربه ای اهم متر و یا مقدار اهم اندازه گیری شده دلیل سالم بودن اتصالات داخلی سوئیچ است. در شکل ۵-۳۹، نحوه آزمایش، به صورت شماتیک، نشان داده شده است.

— در صورتی که سوئیچ فشاری کمپرسور دارای لامپ روشنایی باشد سیم مثبت اهم متر را به ترمینال YG و سیم منفی اهم متر را به ترمینال L (ترمینال اتصال سیم آبی رنگ) متصل کنید.

— حرکت عقربه ای اهم متر و یا مقدار اهم اندازه گیری شده نشان دهنده سالم بودن لامپ (لامپ روشنایی سوئیچ فشاری کمپرسور کولر) است. در شکل شماتیک ۵-۴۰، نحوه انجام آزمایش، نشان داده شده است.

برای آزمایش رله‌های مدار الکتریکی و عملکرد آن‌ها به ترتیب زیر عمل کنید:

به وسیله‌ی سیم رابط فیوزدار ترمینال مثبت باتری را به ترمینال (۳۰) رله وصل کنید.

اتصال ترمینال (۳۰) و (۸۵) رله را برقرار کنید.

ترمینال منفی باتری را به ترمینال (۸۶) رله متصل کنید.

سلکتور مولتی‌متر را برای اندازه‌گیری ولتاژ تنظیم کنید.

سیم منفی (سیاه یا آبی رنگ) مولتی‌متر را به ترمینال منفی باتری متصل کنید.

سیم مثبت (قرمز رنگ) مولتی‌متر را به ترمینال ۸۷ رله متصل کنید.

در صورت سالم بودن رله، مقدار ولتاژ اندازه‌گیری شده

توسط مولتی‌متر برابر با ولتاژ باتری خواهد بود.

اتصال ترمینال منفی باتری به ترمینال ۸۶ رله را قطع کنید. در این حالت مولتی‌متر نباید ولتاژی را اندازه‌گیری کند. در صورتی که مقدار ولتاژ باتری در صفحه‌ی نمایش مولتی‌متر نشان داده شود، دلیل اتصال پلاتین‌های رله و معیوب بودن آن است. در شکل ۵-۴۱، نحوه‌ی آزمایش عملکرد رله، به صورت شماتیک، نشان داده شده است.


عملکرد رله‌ی دیگر مدار الکتریکی را نیز به همین ترتیب آزمایش کنید. برای آزمایش سوئیچ چند وضعیتی فن به ترتیب زیر عمل کنید:

مولتی‌متر را برای اندازه‌گیری اهم تنظیم کنید.

سیم مثبت اهم متر را به ترمینال دور کنید سوئیچ راه‌انداز فن وصل کنید.


سیم منفی اهم متر را به ترمینال اتصال بدنه‌ی سوئیچ راه‌انداز فن وصل کنید. مقدار اهم اندازه‌گیری شده توسط اهم متر در این حالت نشان دهنده‌ی سالم بودن سوئیچ فن است.

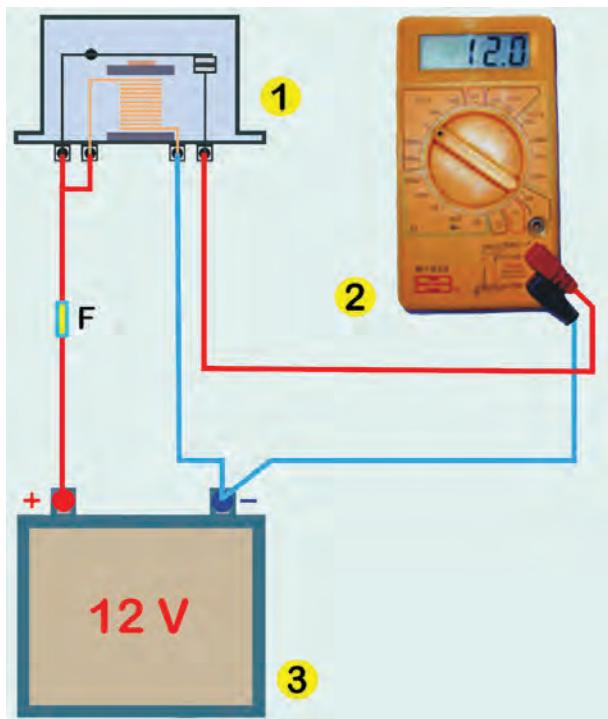کلید سوئیچ فن را در وضعیت دور متوسط قرار دهید و صفحه‌ی نمایش اهم متر را ملاحظه کنید. حرکت عقربه و مقدار اهم (مقاومت) اندازه‌گیری شده دلیل سالم بودن سوئیچ راه‌انداز فن است.



۱—رله ۲—مولتی‌متر ۳—باتری . فیوز

شکل ۵-۴۱

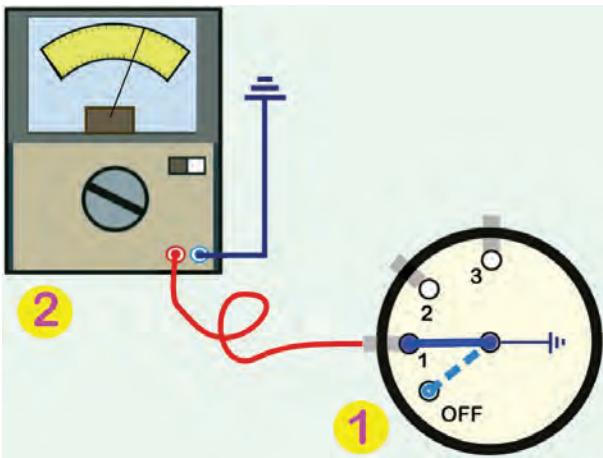


۱—سوئیچ راهانداز فن ۲—اهم متر

شکل ۴۲—آزمایش سالم بودن سوئیچ فن سه وضعیتی



شکل ۴۳— نحوه آزمایش سالم بودن سیم کشی

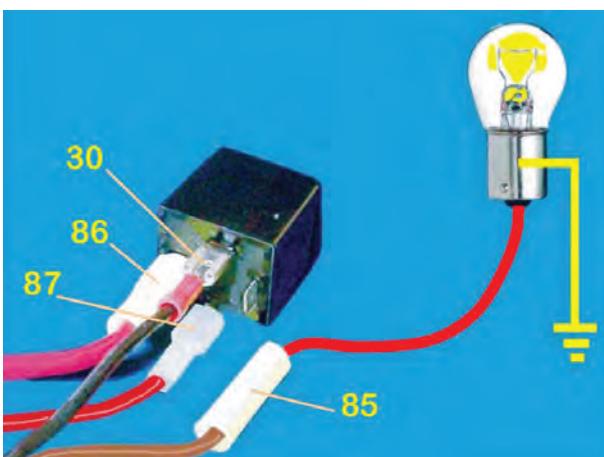

شکل ۴۴—آزمایش سالم بودن سیم کشی تارله‌ی شماره (۲) مدار الکتریکی کولر

— برای وضعیت‌های دیگر سوئیچ نیز، به همین ترتیب عمل و نتیجه‌ی آزمایش را ملاحظه کنید. در شکل ۴۲، آزمایش دور کننده سوئیچ راهانداز فن خودرو دیده می‌شود. برای آزمایش سالم بودن سیم کشی مدار الکتریکی به ترتیب زیر عمل کنید:

- سوکت اتصال سیم کشی به کمپرسور کولر را جدا کنید.
- گیره‌ی متصل به سیم منفی چراغ آزمایش را اتصال بدن کنید.


— سوئیچ اصلی موتور (سوئیچ جرقه) را در وضعیت روشن (on) قرار دهید.

— سوئیچ فشاری راهانداز کمپرسور کولر را در وضعیت روشن قرار دهید.

— سر فلزی چراغ آزمایش را به ترمینال مثبت و سوکت سیم کشی را به کولر وصل کنید. روشن شدن لامپ چراغ آزمایش نشان‌دهنده‌ی سالم بودن سیم کشی از سوئیچ راهانداز تا کمپرسور کولر است. در شکل ۴۳، آزمایش سالم بودن سیم کشی با استفاده از چراغ آزمایش دیده می‌شود.

برای آزمایش سیم کشی جربان مثبت باتری، از طریق فیوز و سوئیچ جرقه، سیم متصل به ترمینال ۸۵ رله‌ی شماره (۲) را جدا کنید.

— سوئیچ جرقه را در وضعیت روشن (on) قرار دهید.
— یکی از سیم‌های لامپ آزمایش را اتصال بدن کنید و سیم دیگر آن را به سیم جدا شده از ترمینال ۸۵ رله اتصال دهید. روشن شدن لامپ آزمایش دلیل سالم بودن سیم کشی و وجود جربان الکتریکی باتری تا رله است (اندازه‌گیری ولتاژ باتری را می‌توانند با ولت‌متر نیز در شکل ۴۴، نحوه آزمایش دیده می‌شود).

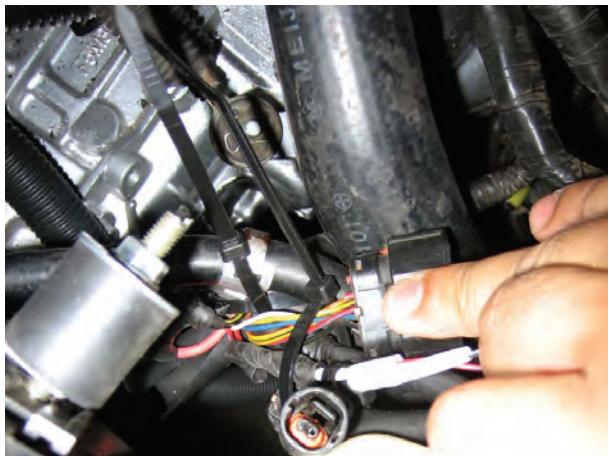

شکل ۵-۴۵—بررسی اتصالات الکتریکی سیم کشی


زمان: ۲ ساعت

- صحبت اتصالات سیم کشی به ترمینال های اجزای مدار الکتریکی کولر را بازدید و بررسی کنید و از عایق بندی سرسیم ها و سوکت های اتصال مطمئن شوید. در شکل ۵-۴۵، بازدید سیم کشی مدار الکتریکی دیده می شود.

۶-۵—دستور العمل سیم کشی مدار الکتریکی کولر

وسایل لازم:

- سیم در کدرنگ مورد نیاز مطابق با نقشه مدار الکتریکی کولر خودرو

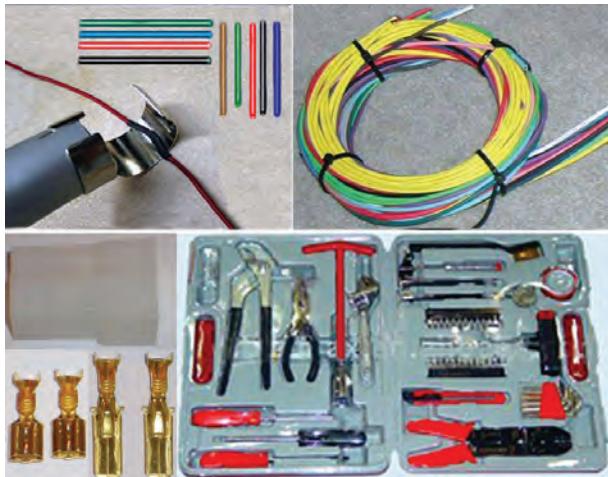


شکل ۵-۴۶—تعدادی از وسایل مورد نیاز سیم کشی


- سررسیم، سوکت اتصال
 - وسایل عایق بندی
 - کتاب راهنمای تعمیرات خودرو
 - انبر سیم لخت کن
 - سیم بر
 - جعبه ای ابزار برق خودرو
- در شکل ۵-۴۶ تعدادی از وسایل مورد نیاز سیم کشی نشان داده شده است.

برای سیم کشی مدار الکتریکی کولر خودرو به ترتیب زیر اقدام کنید :


- اتصال کابل منفی باتری را جدا کنید.
- سیم های مورد نیاز را با توجه به کدرنگ سیم ها (مطابق با نقشه مدار الکتریکی درج شده در کتاب راهنمای تعمیرات خودرو) در طول زمان انتخاب کنید.
- روکش عایق سرسیم ها را به وسیله ای سیم لخت کن جدا کنید.

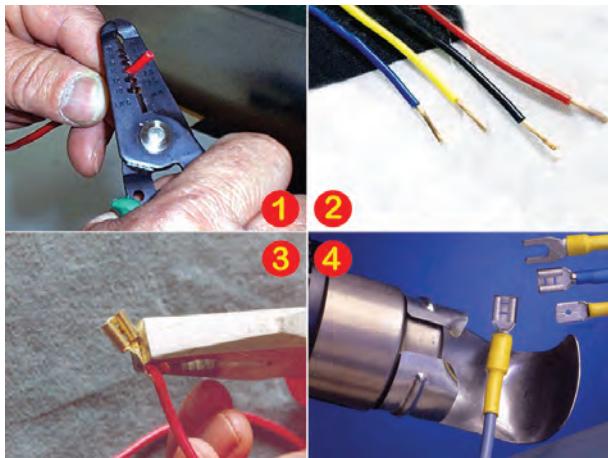

شکل ۵-۴۷—آماده کردن سیم‌ها برای سیم‌کشی

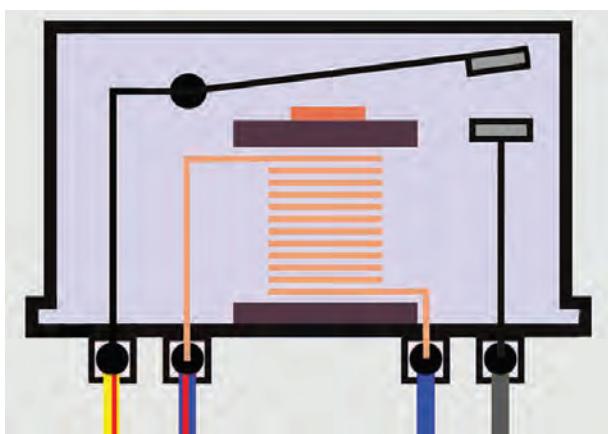

شکل ۵-۴۸—اتصال سیم‌کشی به رله‌ی شماره (۱)

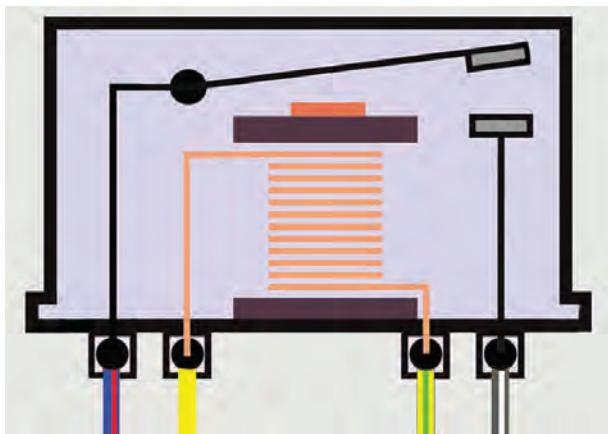

شکل ۵-۴۹—اتصال سیم‌کشی به رله‌ی شماره (۲)

— سرسیم‌های مناسب با ترمینال‌های اجزای الکتریکی مدار کولر را به سرسیم‌ها متصل کنید و سپس محل اتصال را عایق‌بندی نمایید. در شکل ۵-۴۷، مراحل اجرای کار نشان داده شده است.

— اتصال سیم‌کشی به رله‌ی شماره (۱) را به ترتیب زیر اجرا کنید:

— سیم با عایق آبی رنگ (L) را به ترمینال ۸۶ رله وصل کنید. این ترمینال از طریق فیوز ۱۵ آمپری به ترمینال IG سوئیچ جرقه وصل می‌شود.

— سیم عایق آبی با راه قرمز رنگ (LR) را به ترمینال ۸۵ رله وصل کنید.

— سیم عایق سیاه رنگ (B) را به ترمینال ۸۷ رله متصل کنید.

— سیم عایق زرد با راه قرمز رنگ (YR) را به ترمینال ۳۰ رله متصل کنید. در شکل شماتیک ۵-۴۸، اتصال سیم‌ها به ترمینال‌های رله نشان داده شده است.

— رله‌ی شماره (۲) را به ترتیب زیر در مدار الکتریکی قرار دهید:


— سیم با رنگ عایق زرد (y) را به ترمینال ۸۵ رله وصل کنید.

— سیم با رنگ عایق زرد با راه سبز (YG) را به ترمینال ۸۶ رله وصل کنید.

— سیم با رنگ عایق آبی با راه قرمز (LR) را به ترمینال (۳۰) رله وصل کنید (ترمینال ۳۰ رله از طریق فیوز ۱۰ آمپری به ترمینال ACC سوئیچ موتور وصل می‌شود).

— سیم با رنگ عایق سیاه با راه سفید (BW) را به ترمینال ۸۷ رله متصل کنید.

در شکل شماتیک ۵-۴۹، اتصال کُد رنگ سیم‌های مدار الکتریکی به رله دیده می‌شود.

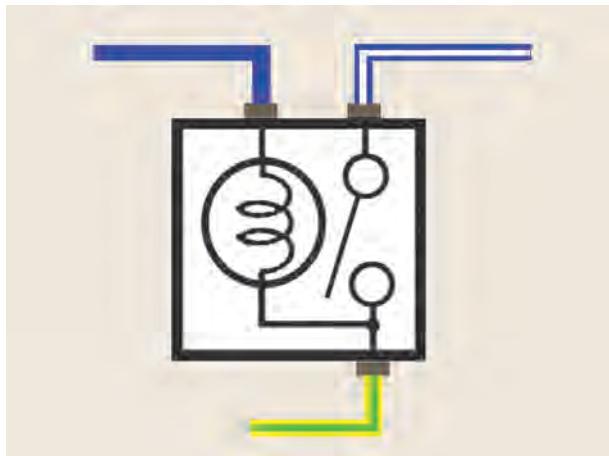


شکل ۵-۵- کد رنگ سیم‌های سوئیچ فشاری راهانداز کمپرسور کولر

- سیم با رنگ عایق آبی (L) را به ترمینال روشنایی سوئیچ راهانداز کمپرسور وصل کنید.

- سیم با رنگ عایق آبی یا راه سفید (LW) را به ترمینال منفی کلید فشاری سوئیچ راهانداز کمپرسور وصل کنید. ترمینال منفی کلید فشاری از طریق مقاومت‌ها به موتور الکتریکی فن متصل می‌شود.

- سیم با رنگ عایق زرد با راه سبز (YG) را به ترمینال مشبک کلید فشاری سوئیچ راهانداز متصل کنید. در شکل شماتیک ۵-۵، کد رنگ سیم‌های سوئیچ راهانداز کمپرسور دیده می‌شود.


با استفاده از سیم‌های آماده شده، ارتباط اجزای دیگر مدار الکتریکی کولر را (با استفاده از نقشه‌ی مدار الکتریکی آن) برقرار سازید. در شکل ۵-۵۱، نقشه مدار الکتریکی سیستم تهویه‌ی یک نوع خودرو نشان داده شده است.

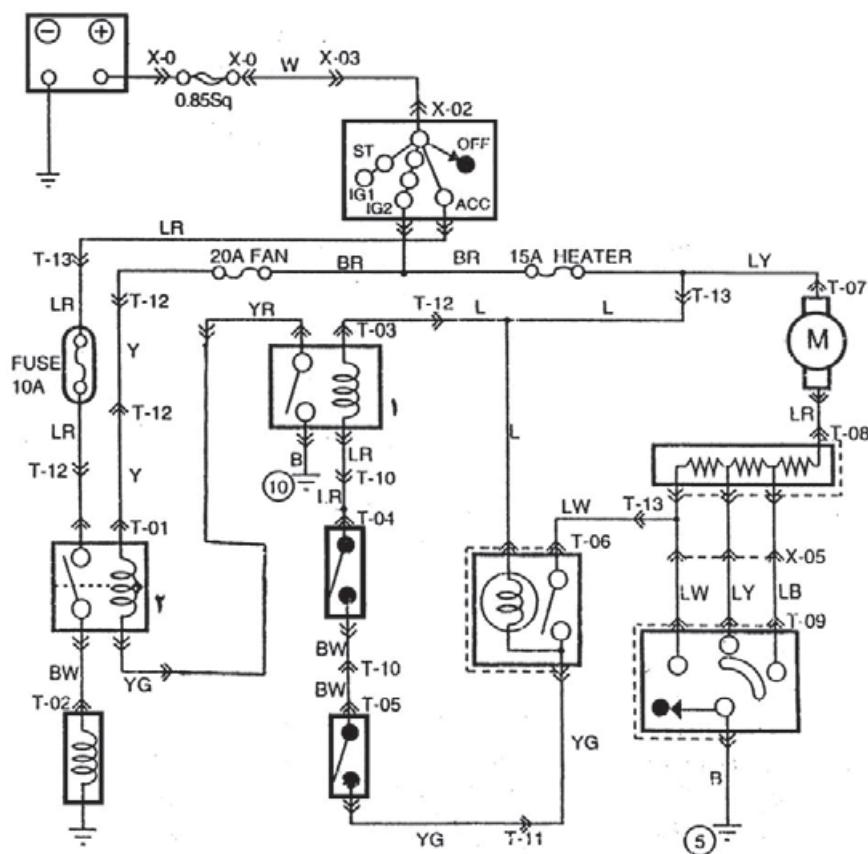

شکل ۵-۵۱- نقشه مدار الکتریکی کولر

آزمون پایانی (۵)

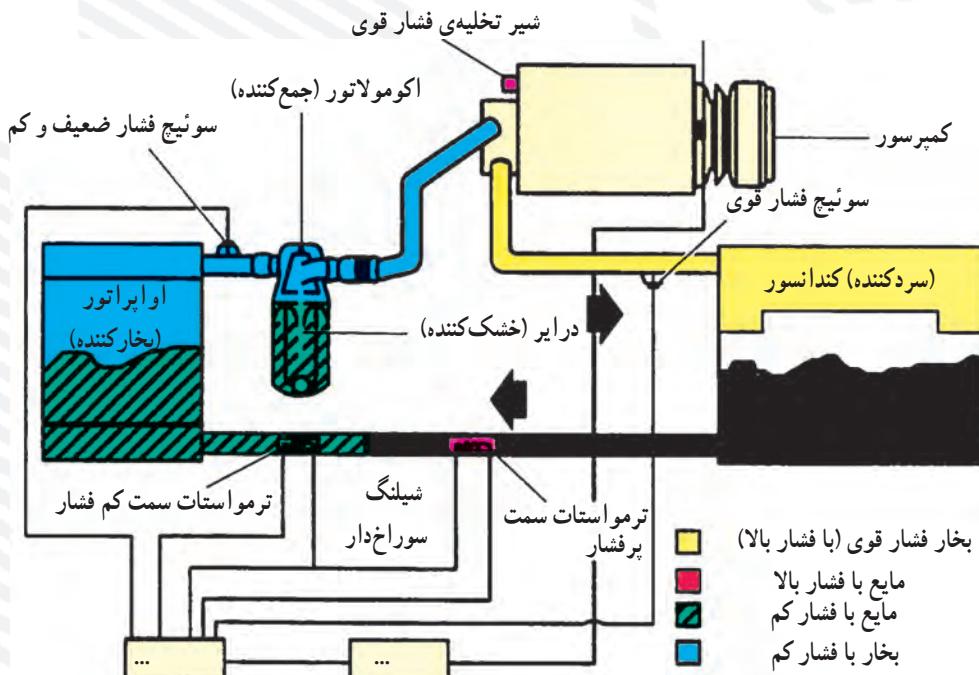۱- با توجه به شکل، طرز کار سیستم تهویه مطبوع خودرو (کولر) را شرح دهید.



۲- تغییر حالت مایع به گاز را گویند.

الف - جوش

ج - مرطوب شدن

د - تبخیر

س - سه روش انتقال حرارت را نام ببرید.


۴- در شکل رو به رو اجزای سیستم خنک کننده خودرو (کولر گازی) نشان داده شده است. نام هر یک را در محل فلش بنویسید.


۵- حرارت از پره های کندانسور سیستم تهویه به علت دفع می شود.

الف - رطوبت

ب - فشار

د - تبادل حرارت با هوای اطراف

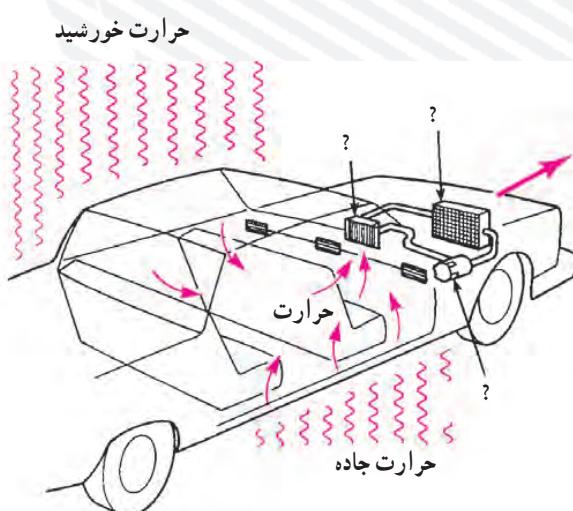

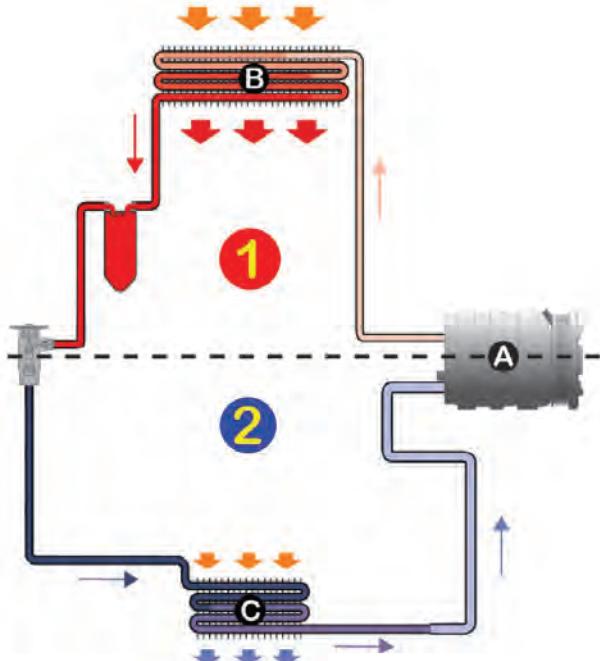

۶- سیستم‌های تهویه خودرو (کولر) با کدام یک از انرژی‌های نامبرده‌ی زیر کار می‌کنند؟

- الف) شیمیایی - حرارتی
- ب) مکانیکی - الکتریکی
- ج) الکتریکی
- د) مکانیکی

۷- مدار کم فشار (۲) و پرفشار (۱) را در سیستم تهویه خودرو (کولر گازی) شرح دهید.


۸- تبخیر ماده‌ی خنک‌کننده در اوپراتور به علت آن است.

- الف) رطوبت برودت زیاد
- ب) گرمای زیاد و فشار کم
- ج) گرمای زیاد و فشار زیاد
- د) فشار زیاد


۹- امروزه توصیه شده است به جای گاز فریون در سیستم تهویه از گاز استفاده شود.

- الف) R-12
- ب) R-134A
- ج) CO₂
- د) SO₂

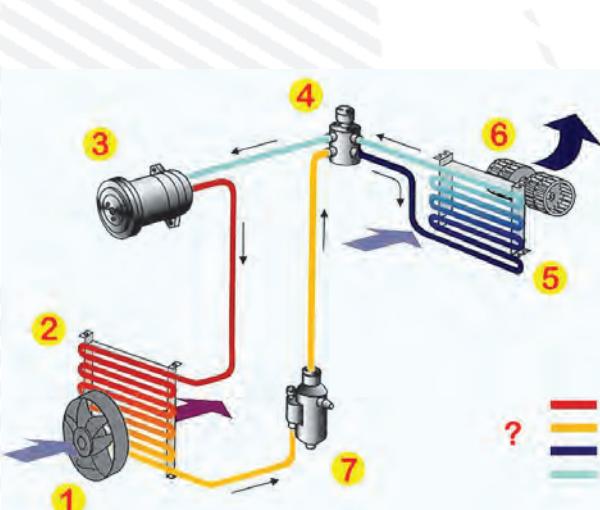۱۰- شکل رویه‌رو سیستم تهویه خودرو را نشان می‌دهد. قسمت‌های مختلف سیستم با اعداد ۱ تا ۷ مشخص شده است. آن‌ها را نام‌گذاری کنید و مقابل علامت سؤال را بنویسید.



۱۱- آزمایش شکل مقابل را توضیح دهید.

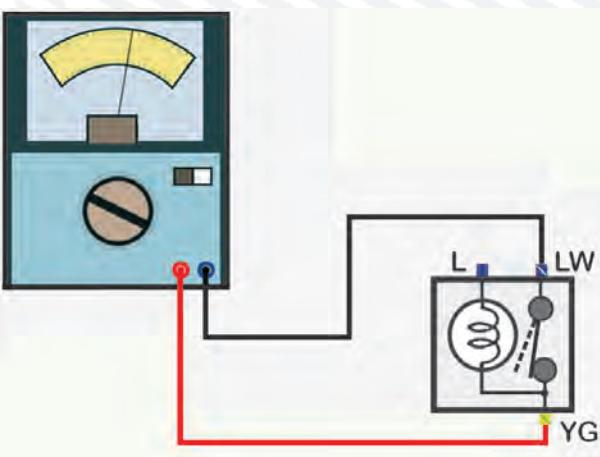

واحد کار ششم

توانایی پیاده و نصب و سیم کشی مدار الکتریکی سیستم خنک کاری خودروها (فن)

هدف کلی


پیاده و سوار کردن، سیم کشی و آزمایش و عیب یابی مدار الکتریکی فن

هدف های رفتاری : فرآگرینده پس از آموزش این واحد کار قادر خواهد بود :

- ۱- فن و کاربرد آن را در سیستم خنک کاری توضیح دهد.
- ۲- نقشه‌ی مدار فن را توضیح دهد.
- ۳- فن مدار خنک کاری را پیاده و سوار کند.
- ۴- مدار الکتریکی فن را آزمایش و عیب یابی کنید.
- ۵- مدار الکتریکی فن را سیم کشی کند.


ساعت آموزش		
جمع	عملی	نظری
۸	۶	۲

پیشآزمون (۶)

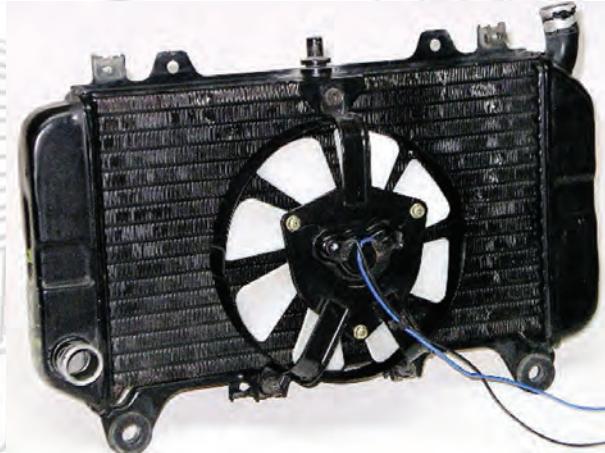

۱- وظیفه‌ی فن را در سیستم خنک کاری موتور توضیح

دهید.

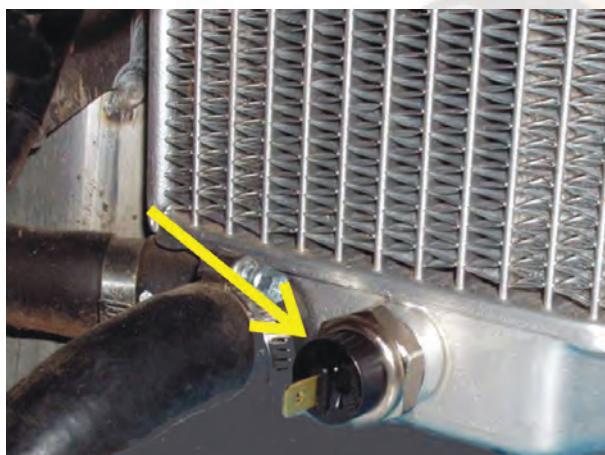



۲- در شکل، کدام قطعه از اجزای مدار سیستم خنک کاری خودرو نشان داده شده است؟



۳- نحوه‌ی پیاده کردن فن را توضیح دهید.

۴- نحوه اتصال عایق کاری سرسبیم‌ها را توضیح دهید.

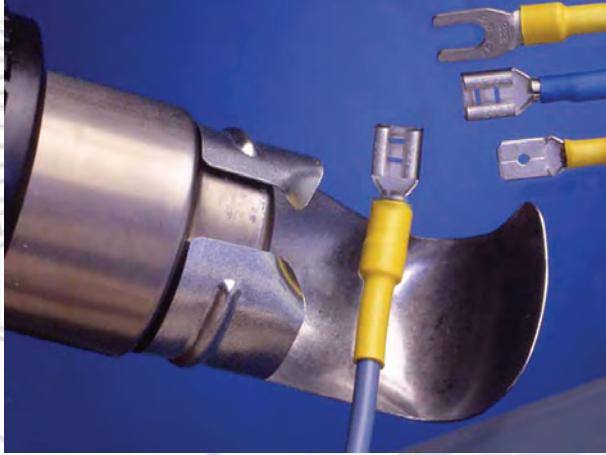


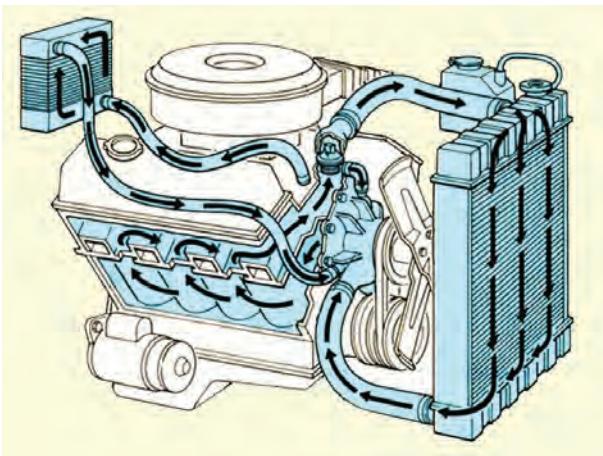

شکل ۱-۶- مدار خنک کاری



شکل ۲-۶- اجزای مدار خنک کاری

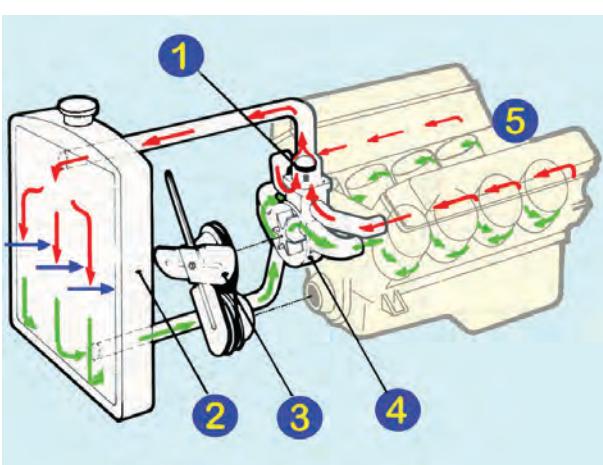

شکل ۳-۶- نحوه انتقال حرارت در سیستم خنک کاری

۱-۶- سیستم خنک کاری موتور

mekanizm کار موتورهای احتراق داخلی (دروونسوز) به صورتی است که در آن انرژی شیمیایی سوخت ابتدا به انرژی حرارتی تبدیل می‌گردد. سپس، انرژی مکانیکی ایجاد می‌شود. با توجه به این که ۳۰ الی ۳۵ درصد حرارت ناشی از احتراق، به آب موتور منتقل می‌شود، لذا کنترل درجهٔ حرارت موتور از اهمیت زیادی برخوردار است و از عوامل مؤثر در طراحی سیستم خنک کاری خودرو به شمار می‌رود. در شکل ۱-۶، مدار خنک کاری یک نوع خودرو، به صورت شماتیک، نشان داده شده است. اجزای سیستم خنک کاری موتور عبارت اند از:

- رادیاتور

- فن

- سوئیچ راهانداز فن (سنسور)

- ترمومتر

- لوله‌های انتقال و رابط بین موتور و رادیاتور در شکل ۲-۶، رادیاتور با شماره‌های (۱)، فن سیستم خنک کاری با شماره‌ی (۲)، لوله‌های انتقال آب با شماره‌ی (۳) و سنسور مدار خنک کاری با شماره‌ی (۴) دیده می‌شود.

۲-۶- وظیفه و کاربرد فن در سیستم خنک کاری موتور

مایع خنک کاری موتور (مخلوط آب و محلول ضدیخ) در سیکل کار خود به وسیلهٔ واترپمپ در کانال‌های اطراف سیلندرهای موتور جریان می‌یابد و پس از اخذ حرارت، از طریق مجاری سرسیلندر، به رادیاتور منتقل می‌شود. سیال داغ در حین عبور از لوله‌های داخل شبکه‌ی رادیاتور، حرارت خودرو را به هوای جاری داخل شبکه‌ها انتقال می‌دهد و مجدداً در مدار خنک کاری جریان می‌یابد. در شکل ۳-۶، تبادل حرارتی موتور


و کاهش درجه ی حرارت مایع خنک کننده در رادیاتور، به صورت شماتیک، نشان داده شده است. ترموستات با شماره‌ی (۱)، رادیاتور با شماره‌ی (۲)، فن با شماره‌ی (۳)، و اتریپ می با شماره‌ی (۴)، بدنه موتور با شماره‌ی (۵)، مایع خنک کاری در وضعیت داغ با فلش‌های قرمزرنگ و پس از خنک شدن در رادیاتور با فلش‌های سبزرنگ و هوای ورودی به داخل پره‌های رادیاتور با فلش آبی رنگ مشخص شده‌اند.



شکل ۴-۶- فن

کارایی و راندمان سیستم خنک کننده در خودرو به میزان تبادل حرارت آن بستگی دارد و با توجه به این که جریان هوای حجم هوای عبور کرده از داخل شبکه‌های رادیاتور در کاهش دمای رادیاتور سهم عمده‌ای دارد، لذا در سرعت‌های زیاد خودرو مقدار هوای عبور یافته جهت ثابت نگهداشت و یا پایین آوردن درجه حرارت سیستم خنک کننده کافی است ولی در سرعت‌های کم و در دور آرام موتور، سیستم خنک کننده به عبور هوای بیشتری نیاز دارد. تأمین هوای مورد نیاز برای کاهش درجه‌ی حرارت و دمای رادیاتور بر عهده‌ی فن سیستم خنک کاری است. در شکل ۴-۶، یک نوع فن استفاده شده در خودروها دیده می‌شود.

فن سیستم خنک کاری خودروها در دو نوع محرک مکانیکی و محرک الکتریکی طراحی و ساخته شده است. در نوع مکانیکی آن پروانه در روی و اتریپ نصب گردیده است و نیروی محرک مورد نیاز فن از طریق تسمه از میل لنگ موتور تأمین می‌شود. در بعضی از فن‌های مکانیکی برای محدود کردن کار فن در دورهای بالای موtor و کاهش انرژی مصرفی فن، از نوعی کلاچ ترموماتیک استفاده می‌شود، که مابین پروانه و پولی و اتریپ قرار گرفته است و با افزایش حرارت موtor، پروانه را نسبت به توپی آن ثابت می‌کند و پس از کاهش دمای موtor (حد نرمال)، پروانه را در وضعیت خلاص یا آزاد گردی آن، قرار می‌دهد. در شکل ۵-۶، فن کلاچ دار یک نوع خودرو با فلش نشان داده شده است.

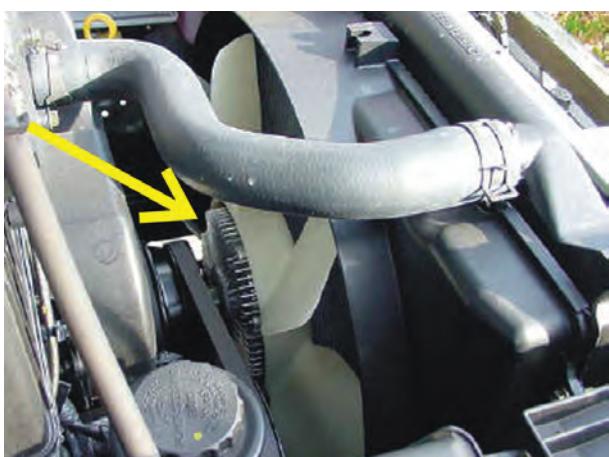

شکل ۵-۶- فن کلاچ دار


ساختمان و طرح پروانه (فن) در خودروهای مختلف به حجم هوای موردنیاز سیستم خنک کننده بستگی دارد و تعداد پره‌ها و زاویه‌ی آن‌ها در فن‌های مختلف با یکدیگر متفاوت‌اند.



شکل ۶-۶- فن های الکتریکی مورد استفاده در خودروها



شکل ۶-۷- حفاظه دهنده فن.

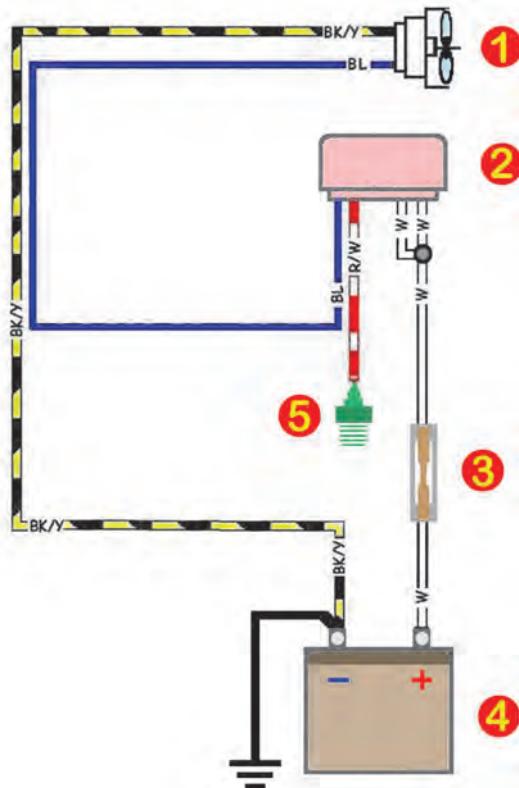

جنس پره ها معمولاً از آلیاژ آلومینیم، پلاستیک فشرده و یا از الیاف متراکم پشم شیشه انتخاب می شود.


از فن های نوع محرک مکانیکی به تعداد یک عدد و از نوع محرک الکتریکی به تعداد یک یا دو عدد در سیستم خنک کاری خودروها استفاده می شود. در شکل ۶-۶، فن های تکی و دوتایی نوع الکتریکی دیده می شود.

در ساختمان فن های نوع محرک الکتریکی از یک عدد موتور الکتریکی ۱۲ ولتی DC ، که توان مصرفی خود را از باتری خودرو تأمین می کند، استفاده شده است. پره های فن درون قاب پلاستیکی یا فلزی قرار دارند و از جایه جایی هوای محیط اطراف فن جلوگیری می کند و براندeman فن می افزایند. در شکل ۶-۷، قاب حفاظه فن یک نوع خودرو دیده می شود.


۳-۶- مدار الکتریکی فن و عملکرد آن

راه اندازی و کنترل فن الکتریکی به وسیله‌ی سوئیچ حرارتی یا سنسور سیستم خنک کننده (شمع آب) در مدار الکتریکی فن از یک عدد رله (آفتمات) استفاده شده است که در هنگام افزایش دمای مایع کننده، جریان الکتریکی مورد نیاز موتور فن را از طریق باتری خودرو برقرار می کند. در شکل ۶-۸، مدار الکتریکی فن یک نوع خودرو، به صورت شماتیک، دیده می شود. اجزای مدار عبارت اند از :


- فن الکتریکی (شماره‌ی ۱)
- رله یا آفتمات (شماره‌ی ۲)
- فیوز حفاظت کننده مدار الکتریکی (شماره‌ی ۳)
- باتری (شماره‌ی ۴)
- سوئیچ حرارتی یا سنسور آب (شماره‌ی ۵)

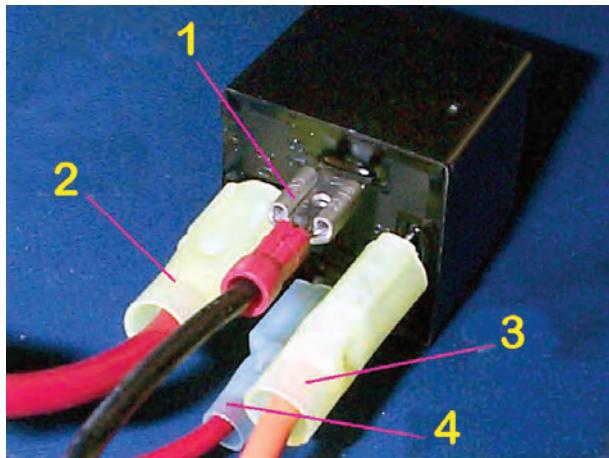

شکل ۶-۹- اتصال رله به سیم کشی مدار الکتریکی فن

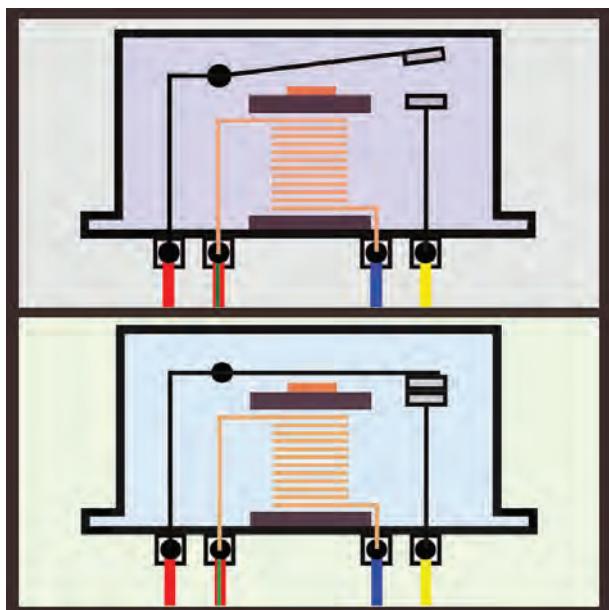

شکل ۱۰-۶- عملکرد رله فن

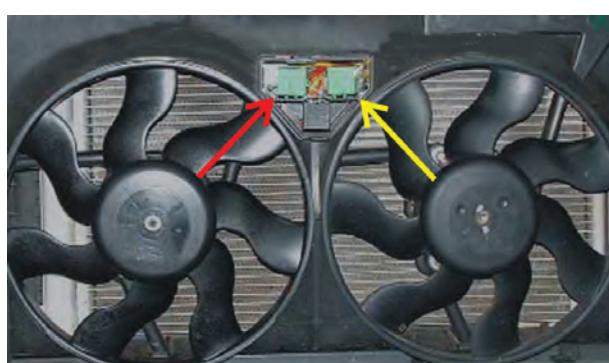

شکل ۱۱-۶- رله فن ها

نحوه اتصال رله به سیم کشی مدار الکتریکی فن به ترتیب زیر انجام می شود : (شکل ۶-۹).

- سنسور حرارتی یا شمع آب به وسیله‌ی سیم شماره‌ی (۱) به ترمینال شماره‌ی ۸۶ رله.


- ولتاژ باتری از طریق ترمینال شماره‌ی ۸۷ رله به ترمینال مثبت فن (سیم شماره‌ی ۲).

- ترمینال مثبت باتری به وسیله‌ی سیم شماره‌ی (۳) به ترمینال ۸۵ رله (ورودی جریان الکتریکی باتری به رله)


- ترمینال مثبت باتری به وسیله‌ی سیم شماره‌ی (۴) از طریق فیوز و ترمینال آی جی (IG) سوئیچ جرقه (سوئیچ اصلی موتور) به ترمینال شماره‌ی ۳۰ رله.

زمانی که درجه‌ی حرارت مایع کننده کم باشد مقاومت سنسور آب (سوئیچ حرارتی) افزایش می‌یابد و پلاتین‌های رله از یکدیگر جدا می‌شوند. در این حالت فن سیستم خنک کاری در وضعیت خاموش قرار دارد. با افزایش دمای مایع خنک کننده از مقاومت سوئیچ حرارتی (سنسور آب) کاسته می‌گردد و جریان الکتریکی مدار باتری، سوئیچ جرقه، بوبین رله و سوئیچ حرارتی برقرار می‌شود. با عبور جریان الکتریکی از بوبین رله، حوزه‌ی مغناطیسی ایجاد شده باعث اتصال پلاتین‌ها و برقراری مدار الکتریکی فن می‌شود. در این حالت فن شروع به کار می‌کند و با افزایش عبور جریان هوا از شبکه‌های رادیاتور، عمل خنک کاری و تقلیل دمای مایع خنک کننده صورت می‌گیرد. در شکل ۶-۱۱، عملکرد رله فن الکتریکی در دو حالت فوق نشان داده شده است (پلاتین‌ها باز، پلاتین‌ها بسته).

در سیستم خنک کاری خودروهایی که از دو عدد فن برای کاهش دمای رادیاتور استفاده شده است، هریک از فن‌ها رله‌ی مستقلی دارند، که در مدار الکتریکی فن، پیش‌بینی شده‌اند و نصب می‌شوند. در شکل ۶-۱۱، رله‌های نصب شده در مدار هریک از فن‌های روی رادیاتور خودرویی با فلش نشان داده شده است.

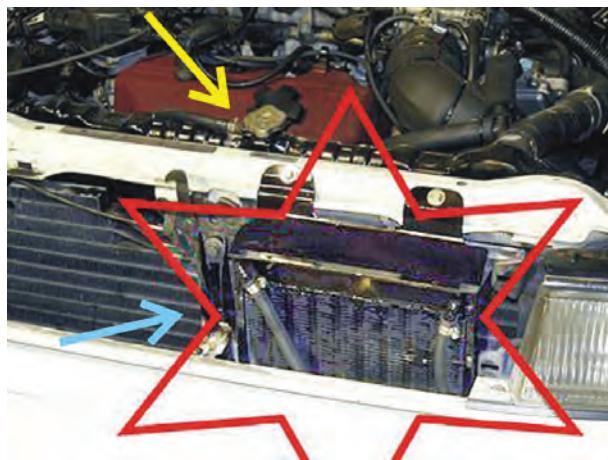

شکل ۱۲-۶

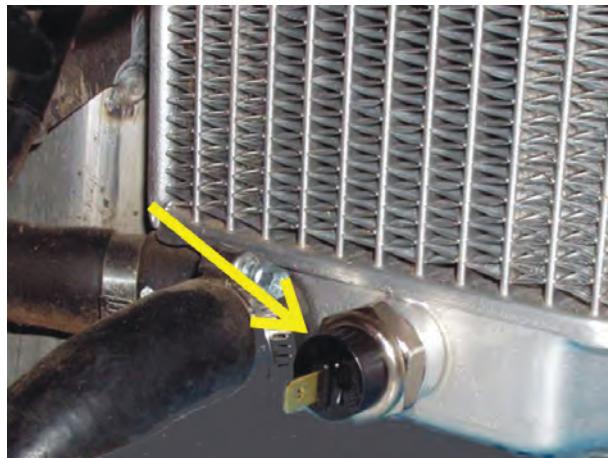

شکل ۱۳-۶ - سوئیچ حرارتی

زمان : ۴ ساعت

در خودروهایی که مجهر به سیستم تهویه مطبوع (کولر) به گونه‌ای طراحی می‌شود که با سوئیچ سیستم کولر خودرو فعال می‌گردد و از ابتدای روشن شدن کولر تا حالت خاموش آن، روشن می‌ماند. در شکل ۱۲-۶، یک نوع خودرو مجهر به سیستم تهویه مطبوع دیده می‌شود که فلش زردرنگ رادیاتور خنک کاری موتور و فلش آبی رنگ کندانسور سیستم تهویه مطبوع را نشان می‌دهد.

مدار الکتریکی فن، در بعضی از خودروها به نحوی طراحی می‌شود، که پس از خاموش کردن موتور فن، فعال می‌گردد و درجهٔ حرارت مایع خنک کاری را تا ۲۱ درجهٔ فارنهایت یا $98/8$ درجهٔ سانتی‌گراد کاهش می‌دهد. در این خودروها، سوئیچ‌های حرارتی (تعییه شده در مدار الکتریکی فن) حداقل دمای رادیاتور را تعیین می‌کند و فن را فعال نگه می‌دارند. در شکل ۱۳-۶ سوئیچ حرارتی یا سنسور درجهٔ آب رادیاتور یک نوع خودرو نشان داده شده است.

۴-۶- دستورالعمل پیاده و سوار کردن فن و آزمایش مدار الکتریکی آن

وسایل لازم:

- جعبهٔ ابزار

- وسایل عایق کاری

- کتاب راهنمای تعمیرات الکتریکی خودرو

- مولتی‌متر


- سیم رابط فیوزدار

- لامپ یا چراغ آزمایش

در شکل ۱۴-۶، تعدادی از وسایل مورد نیاز نشان داده شده است.



شکل ۱۴-۶ - تعدادی از وسایل مورد نیاز

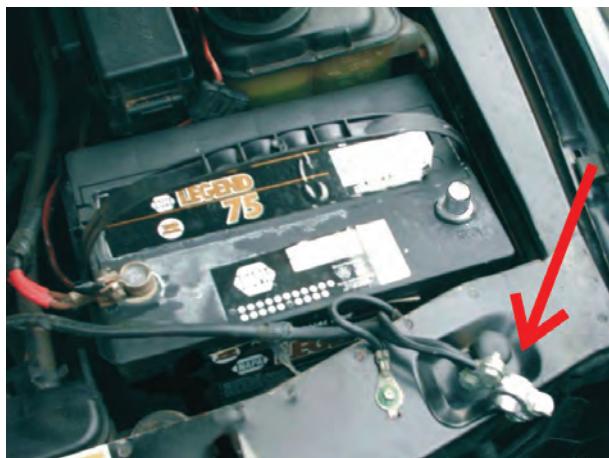

برای پیاده کردن فن سیستم خنک کاری به ترتیب زیر اقدام کنید :


– قبل از کاربر روی مدارهای الکتریکی خودرو ابتدا کابل اتصال بدنی باتری را جدا کنید. در شکل ۱۵-۶، بست کابل باتری پس از جدا کردن آن از قطب منفی باتری، دیده می شود.

شکل ۱۵-۶— جدا کردن بست کابل اتصال بدنی باتری




شکل ۱۶-۶— جدا کردن سوکت اتصال

– سوکت اتصال سیم کشی مدار الکتریکی به موتور فن را جدا کنید. در شکل ۱۶-۶، سوکت اتصال (کائوچوبی) سیم کشی مدار الکتریکی، پس از جدا کردن آن، دیده می شود.

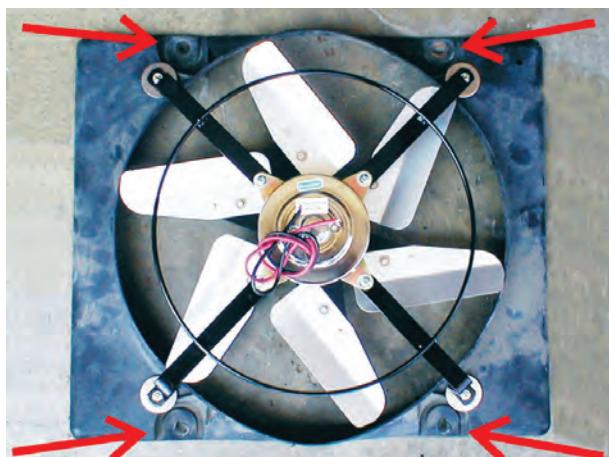


شکل ۱۷-۶— فن خنک کاری پس از پیاده کردن آن

نحوه اتصال فن خنک کاری به رادیاتور در همه خودروها یکسان نیست و بر حسب طراحی کارخانه سازنده با یکدیگر متفاوتند. ساده‌ترین مکانیزم اتصال فن به رادیاتور (که قاب فن با چهار عدد پیچ M8 به رادیاتور متصل می شود) در شکل ۱۷-۶ نشان داده شده است. برای پیاده کردن فن، ابتدا با استفاده از آچار تخت یا آچار بکس ۸ میلی متری، پیچ‌های اتصال قاب محافظ را باز و آن را از رادیاتور خودرو جدا کنید (فلش‌ها محل پیچ‌های اتصال قاب به رادیاتور را نشان می دهند).

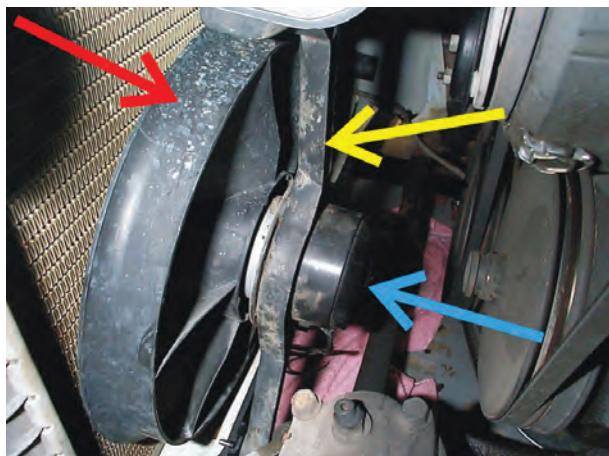

شکل ۱۸-۶- مکانیزم اهرم بندی فن

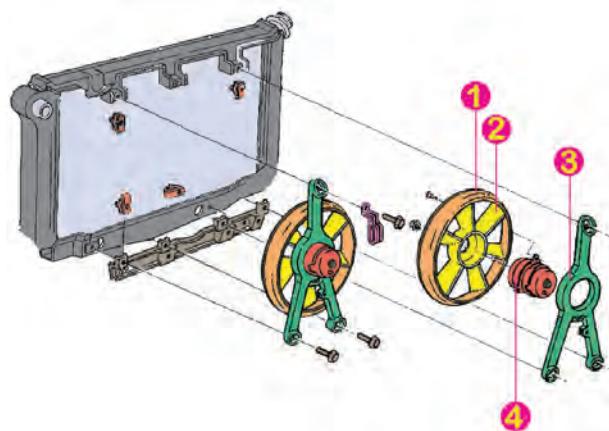

شکل ۱۹-۶- اجزای فن خنک کاری


در بعضی از خودروها، مکانیزم اتصال موتور الکتریکی و پروانه فن به رادیاتور توسط اهرم سه شاخه فلزی صورت می‌گیرد. این اهرم توسط سه عدد پیچ ۸ میلی‌متری در محل پیش‌بینی شده در روی رادیاتور بسته می‌شود. در این نوع مکانیزم، موتور الکتریکی فن به وسیله‌ی پیچ در داخل فضای اهرم ثابت می‌شود. در شکل ۱۸-۶، اهرم سه شاخه با فلش زرد رنگ، موتور الکتریکی فن با فلاش آبی رنگ و محافظ دور فن با فلاش قرمز رنگ مشخص شده است.

برای پیدا کردن فن، ابتدا به وسیله‌ی آچار رینگی یا آچار بکس ۸ میلی‌متری پیچ‌های اتصال اهرم سه شاخه را باز کنید. سپس، مجموعه‌ی اهرم و فن را از محل خود خارج نمایید. در شکل ۱۹-۶، نمودار شماتیک اجزای فن الکتریکی و نحوه‌ی ارتباط قطعات و مکانیزم اتصال آن‌ها (روی رادیاتور سیستم خنک کاری موتور خودرویی) دیده می‌شود. در این نمودار قاب دور پروانه با شماره‌ی (۱)، پروانه با شماره‌ی (۲)، موتور الکتریکی فن با شماره‌ی (۳) و اهرم سه شاخه با شماره‌ی (۴) مشخص شده است.


- مراحل سوار کردن اجزای فن الکتریکی عکس مراحل پیدا کردن آن است.

برای آزمایش و عیوب‌یابی مدار الکتریکی فن به ترتیب زیر اقدام کنید :


- با استفاده از نقشه‌ی مدار الکتریکی فن (که در کتاب راهنمای تعمیرات خودرو درج شده است)، فیوز مدار را شناسایی و آن را با استفاده از اهم‌متر آزمایش کنید. در شکل ۲۰-۶، نحوه‌ی آزمایش فیوز، به صورت شماتیک، دیده می‌شود. مقدار اهم اندازه‌گیری شده بر سالم بودن فیوز دلالت می‌کند. در غیراین صورت، فیوز مدار معیوب است و باید آن را با فیوز سالم و با همان مشخصات تعویض کنید.

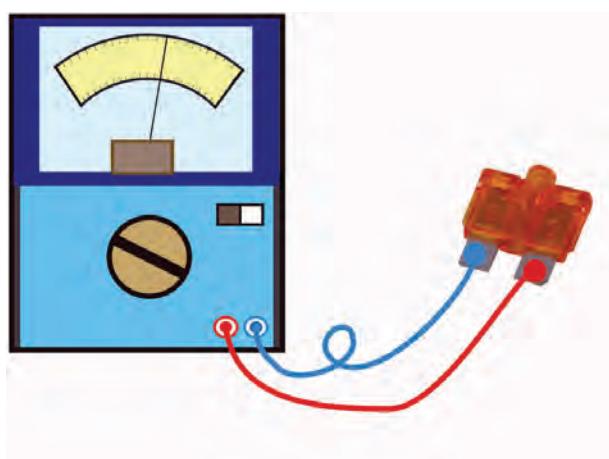

شکل ۲۰-۶- آزمایش سالم بودن فیوز

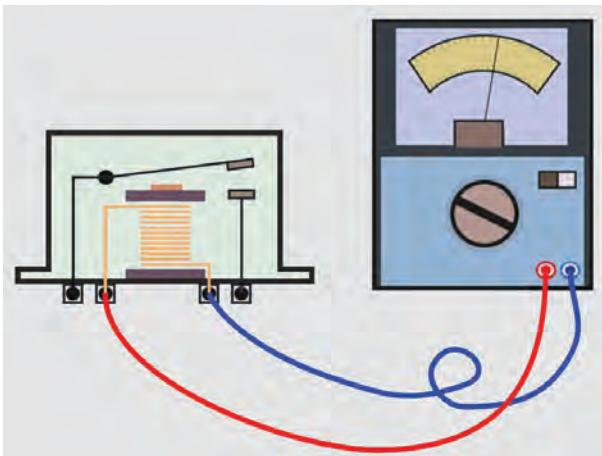

شکل ۲۱-۶- آزمایش رله

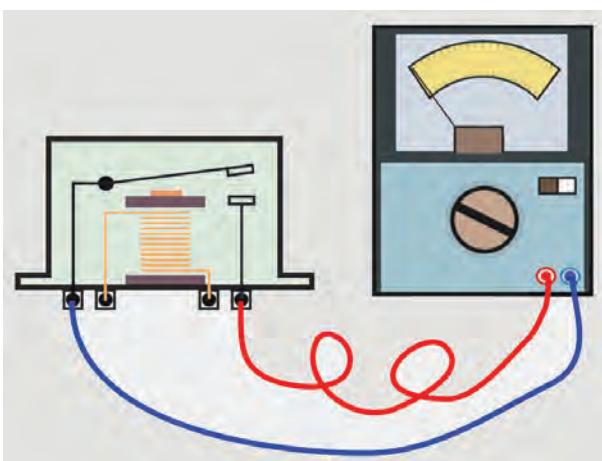

شکل ۲۲-۶- آزمایش پلاتین های رله

برای آزمایش سالم بودن بوبین رله، ابتدا سلکتور اهم متر را برای اندازه گیری اهم تنظیم کنید.

- سیم مثبت (قمرنگ) اهم متر را به ترمینال ۸۵ رله وصل کنید.

سیم منفی (آبی رنگ) اهم متر را به ترمینال ۸۶ رله وصل کنید. در این حالت، مقدار اهم اندازه گیری شده (حرکت عقربه) نشان دهنده سالم بودن بوبین (سیم پیچ) رله است. در غیر این صورت، رله معیوب است و باید با رله سالم تعویض گردد.

در شکل ۲۱-۶، نحوه آزمایش رله فن دیده می شود.

- برای آزمایش سالم پلاتین های رله، سیم مثبت اهم متر (قمرنگ) را به ترمینال ۳۰ رله وصل کنید.

- سیم منفی (سیاه رنگ یا آبی رنگ) اهم متر را به ترمینال ۸۷ رله متصل کرده و در این حالت نمایشگر اهم متر را مشاهده کنید.

- ثابت ماندن عقربه اهم تر (مقدار اهم اندازه گیری شده برابر صفر) نشان دهنده سالم بودن پلاتین ها و مقدار اهم اندازه گیری شده دلیل معیوب بودن رله و اتصال دهانه پلاتین هاست. در شکل ۲۲-۶، نحوه آزمایش پلاتین های رله، به صورت شماتیک، نشان داده شده است. برای آزمایش صحت عملکرد رله به ترتیب زیر عمل کنید :

- با استفاده از سیم رابط فیوز دار ترمینال مثبت باتری را به ترمینال ۳۰ و ترمینال ۸۵ رله وصل کنید.


- ترمینال منفی باتری (قطب منفی) را به ترمینال ۸۶ رله وصل کنید.

- سلکتور مولتی متر را برای اندازه گیری ولت تنظیم کنید.


- سیم منفی (سیاه یا آبی رنگ) مولتی متر را به ترمینال منفی باتری متصل کنید.

- سیم مثبت (قمرنگ) مولتی متر را به ترمینال ۸۷ رله متصل کنید.

در صورت سالم بودن رله، مقدار ولتاژ اندازه گیری شده توسط مولتی متر برابر با ولتاژ باتری خواهد بود.

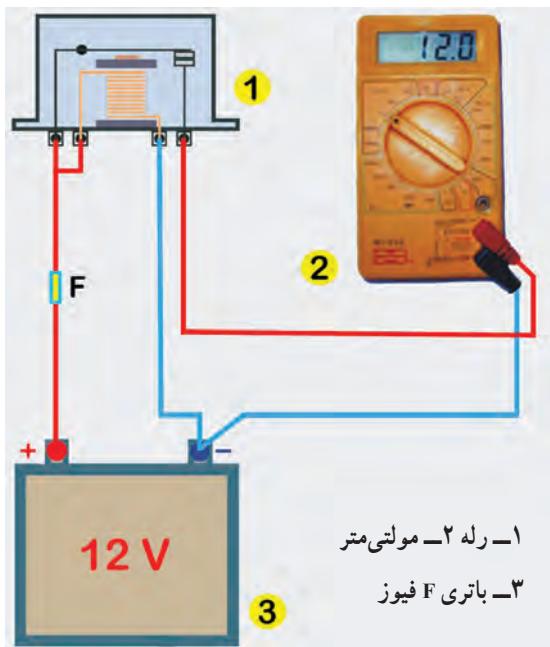

شکل ۶-۲۳ آزمایش عملکرد رله

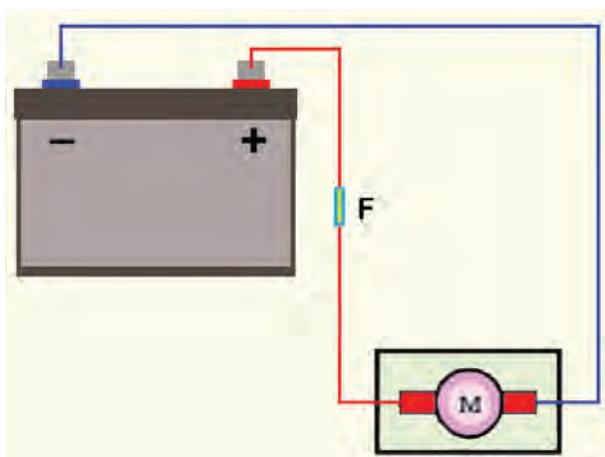

شکل ۶-۲۴ نحوه آزمایش موتور الکتریکی فن



شکل ۶-۲۵ ترمینال های سنسور حرارتی مدار خنک کاری

- اتصال ترمینال منفی باتری به ترمینال ۸۶ رله را قطع کنید. اگر ولتاژ اندازه گیری شده در این حالت با ولتاژ باتری برابر باشد نشان دهنده اتصال پلاتین ها و معیوب بودن رله است و باید رله را تعویض نمایید. ولی اگر نمایشگر مولتی متر ولتاژ را اندازه گیری نکند دلیل سالم بودن رله است. در شکل شماتیک ۶-۲۳، نحوه آزمایش عملکرد رله دیده می شود.

برای آزمایش موتور الکتریکی فن به ترتیب زیر عمل کنید :


- سوکت اتصال الکتریکی سیم کشی به موتور الکتریکی فن را جدا کنید.

- به وسیله هی سیم رابط فیوزدار ترمینال مثبت باتری را به ترمینال مثبت فن وصل کنید.


- اتصال بدنه موتور الکتریکی فن را برقرار کنید. فعال شدن موتور الکتریکی فن و چرخش پره های آن نشان دهنده سالم بودن موتور فن است. در شکل شماتیک ۶-۲۴، نحوه آزمایش دیده می شد.

برای آزمایش عملکرد سنسور دمای سیستم خنک کاری به ترتیب زیر عمل کنید :


- سوکت اتصال یا کاتوچویی سیم کشی (دسته سیم) را از سنسور دما جدا کنید (این آزمایش زمانی اجرا می شود که موتور خاموش و آب موتور سرد باشد). شکل ۶-۲۵، ترمینال های سنسور حرارتی پس از جدا کردن سوکت اتصال سیم کشی با فلش نشان داده شده است.

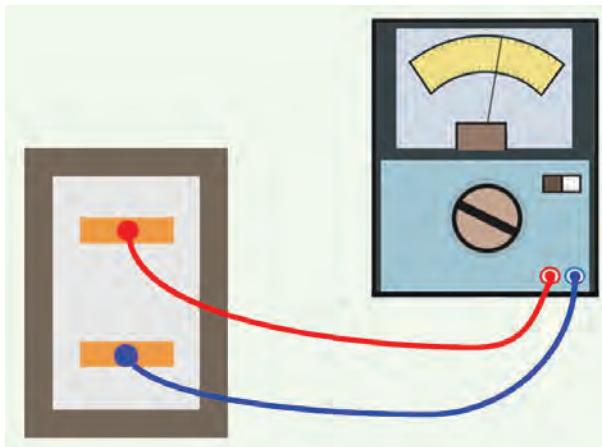

شکل ۲۶-۶ نحوه‌ی آزمایش سنسور دمای سیستم خنک‌کننده موتور

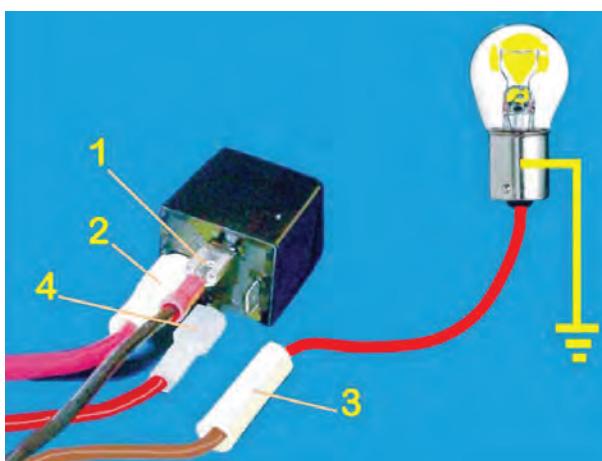

شکل ۲۷-۶ آزمایش سالم بودن سیم‌کشی مدار فن

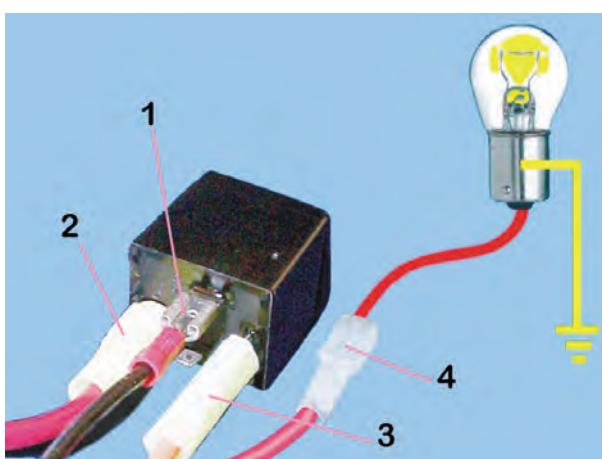

شکل ۲۸-۶ آزمایش سالم بودن سیم‌کشی مدار فن

– سلکتور مولتی متر را برای اندازه‌گیری اهم تنظیم کنید.
سیم‌های اهم متر را به ترمینال‌های سنسور دما اتصال دهید
و مقدار اهم اندازه‌گیری شده را یادداشت کنید. در شکل ۲۶-۶
 نحوه‌ی اندازه‌گیری و اتصال دستگاه مولتی متر به سنسور دما، به
صورت شماتیک، نشان داده شده است.

– موتور خودرو را روشن کنید تا دمای آب به حد طبیعی
(نرمال) برسد. در این وضعیت نیز مقدار مقاومت (اهم) سنسور
دما را اندازه‌گیری و یادداشت کنید. مقادیر اندازه‌گیری شده را
با مقدار اهم توصیه شده در کتاب راهنمای تعمیرات خودرو
مقایسه کنید. برای آزمایش سیم‌کشی مدار الکتریکی فن به ترتیب
زیر عمل کنید :

– سیم متصل به ترمینال ۸۵ رله را جدا کنید (شماره‌ی ۳).

– یکی از سیم‌های لامپ آزمایش را اتصال دهید. سپس،
سیم دیگر لامپ را، به سریسمی که از رله جدا نموده‌اید، وصل
کنید. روشن شدن لامپ دلیل سالم بودن سیم‌کشی از باتری تا
رله است. در شکل ۲۷-۶، نحوه‌ی آزمایش دیده می‌شود.

– سیم اتصال سوئیچ اصلی موتور (سوئیچ جرقه) به رله
را جدا کنید. این سیم به ترمینال شماره‌ی ۳۰ رله وصل شده
است (سیم شماره‌ی ۴)

– یکی از سیم‌های لامپ آزمایش را اتصال بدنه کنید و
سیم دیگر لامپ را به سریسمی، سیم شماره‌ی ۴ وصل کنید.

– سوئیچ جرقه یا سوئیچ اصلی موتور را در وضعیت
روشن (on) قرار دهید.

در این حالت روشن شدن لامپ آزمایش نشان‌دهنده‌ی
سالم بودن سیم‌کشی از سوئیچ اصلی موتور تا رله است. در
شکل ۲۸-۶، نحوه‌ی آزمایش نشان داده شده است.

زمان : ۲ ساعت

۵-۶- دستور العمل سیم کشی مدار الکتریکی فن

وسایل لازم:

- سیم در کدرنگ مختلف

- سرسیم و سوکت اتصال

- وسایل عایق کاری

- انبر سیم چین

- انبرسیم لخت کن

- کتاب راهنمای تعمیرات خودرو

در شکل ۶-۲۹، تعدادی از وسایل مورد نیاز سیم کشی

مدار الکتریکی فن خودرو دیده می شود.

برای سیم کشی مدار فن در روی شاسی آموزشی برق

خودرو، به ترتیب زیر، اقدام کنید.

- کابل ترمینال منفی باتری را جدا کنید.

- رشته سیم های مورد نیاز برای سیم کشی را در طول لازم آماده کنید. (کدرنگ سیم ها را مطابق با نقشه مدار الکتریکی درج شده در کتاب راهنمای تعمیرات خودرو انتخاب کنید).

- روکش عایق سرسیم ها را با استفاده از انبر سیم لخت کن به اندازه لازم، جدا کنید. در شکل ۶-۳۰، جدا کردن عایق سیم با استفاده از سیم لخت کن دیده می شود.

- سرسیم های مناسب (با ترمینال های سوئیچ جرقه، باتری، رله، موتور الکتریکی و سنسور حرارتی سیستم فن خودرو) را به سیم ها متصل کنید و آن ها را عایق بندی نمایید. در شکل ۶-۳۱، استفاده از وسایل عایق (عایق تیوبی و دمنده هوا گرم) و عایق کاری محل اتصال سیم و سرسیم دیده می شود.


- مطابق با نقشه مدار الکتریکی فن خنک کاری (ارائه شده در کتاب راهنمای تعمیرات خودرو) اتصال باتری، سوئیچ جرقه، فیوز، رله فن، موتور الکتریکی فن و سنسور حرارتی را به وسیله قطعه سیم های آماده شده برقرار کنید.

- اتصال بدنه باتری را وصل کنید.


- موتور خودرو را با نظارت هنرآموز خود روشن و صحبت عمل فن را مشاهده کنید.



شکل ۶-۲۹- تعدادی از وسایل سیم کشی

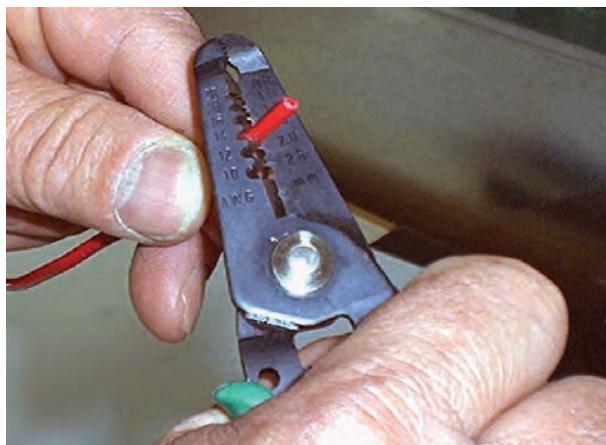

شکل ۶-۳۰- جدا کردن عایق سیم

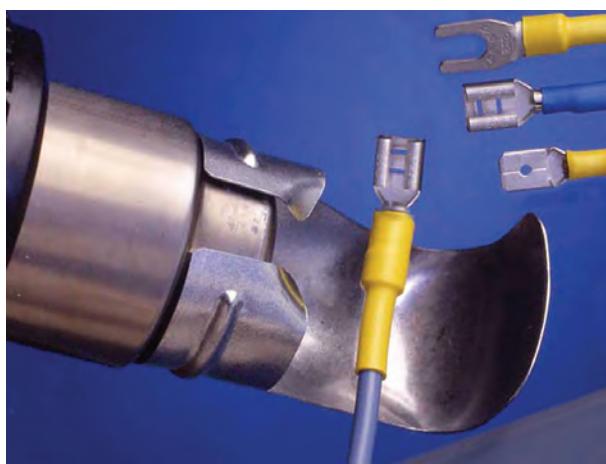

شکل ۶-۳۱- عایق کاری محل اتصال سیم و سرسیم

آزمون پایانی (۶)




۱- اجزای سیستم خنک کاری موتور خودرو را نام ببرید.


۲- وظیفه و کاربرد فن را توضیح دهید.



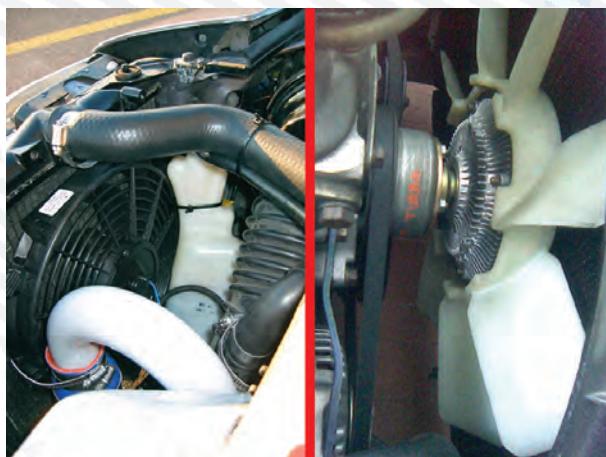
۳- تفاوت فن های مکانیکی و الکتریکی را توضیح دهید.



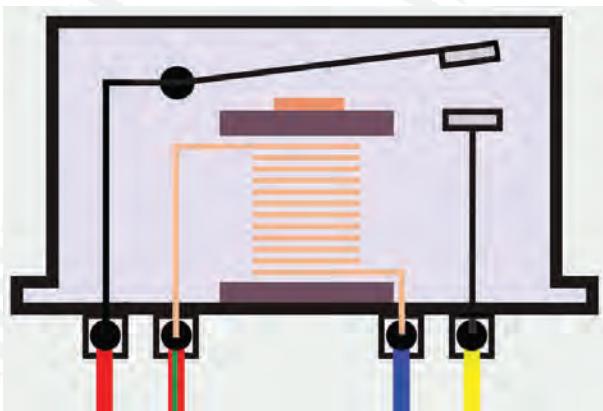
۴- عملکرد رله فن را در مدار الکتریکی سیستم خنک کاری موتور توضیح دهید.



۵- نحوه‌ی آزمایش رله را توضیح دهید.

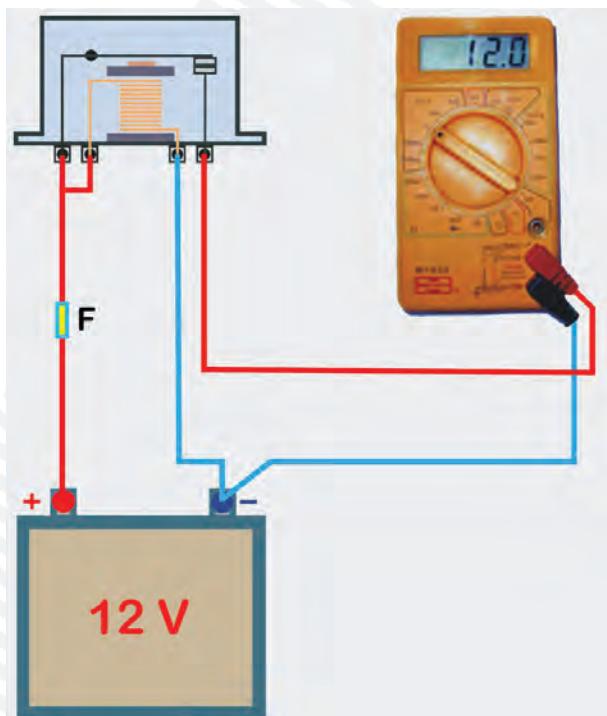

۶- پیاده و سوار کردن فن را توضیح دهید.

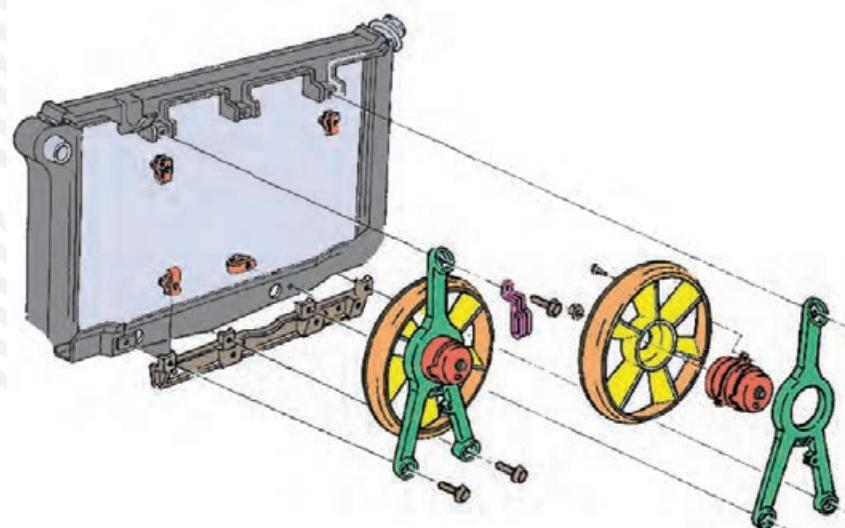

واحد کار هفتم

توانایی پیاده و سوار کردن، آزمایش و تعویض قطعات الترناتور خودروها



هدف کلی

پیاده و سوار کردن، آزمایش و تعویض قطعات الترناتور

هدف‌های رفتاری : فرآگیرنده پس از آموزش این واحد کار قادر خواهد بود :

- ۱- اساس کار انواع مولد جریان الکتریکی را توضیح دهد.
 - ۲- ساختمان و طرز کار الترناتور را توضیح دهد.
 - ۳- اجزای ساختمان الترناتور را توضیح دهد.
 - ۴- دیود و کاربرد آن را توضیح دهد.
 - ۵- دیودها را آزمایش کند.
 - ۶- الترناتور را پیاده و سوار کند.
 - ۷- قطعات الترناتور را تفکیک کند.
 - ۸- الترناتور را آزمایش و راهاندازی کند.
 - ۹- بلبرینگ‌های الترناتور را تعویض کند.
 - ۱۰- سسمه پروانه را تنظیم کند.
 - ۱۱- آفتابات الکترونیکی را توضیح دهد.
 - ۱۲- آفتابات را پیاده و سوار کند.
 - ۱۳- آفتابات را عیب‌یابی کند.
-
- | ساعت آموزش | | |
|------------|------|------|
| جمع | عملی | نظری |
| ۴۰ | ۳۲ | ۸ |

پیش آزمون (۷)

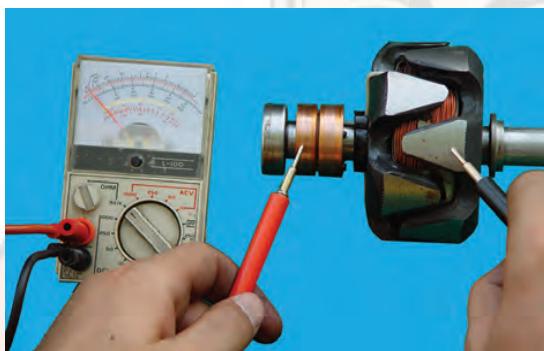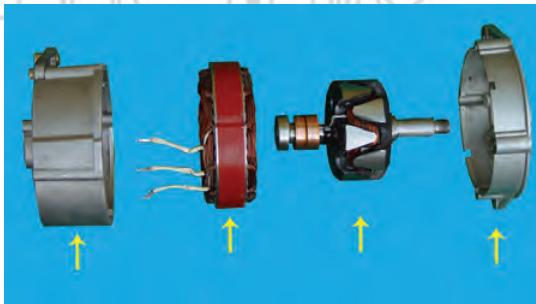

۱- اصول کار مولدهای الکتریکی را توضیح دهید.

۲- وظیفه‌ی آلترناتور کدام است؟

الف - تأمین جریان لازم برای سیستم روشنایی

ب - شارژ باتری

ج - شارژ باتری و تأمین برق مصرفی خودرو

د - قطع و وصل جریان شارژ باتری

۳- آلترناتور خودرو در کدام قسمت خودرو نصب می‌شود
و نیروی محرک خود را از کجا تأمین می‌کند؟


۴- در شکل، قطعات شماره‌ی ۱ تا ۴ را نام ببرید.

۵- آزمایش شکل مقابل را توضیح دهید.


۶- در شکل مقابل، چه کاری در حال اجراست؟

۱-۷- مغناطیس و الکترومغناطیس

هر آهنربای طبیعی دارای دو قطب است، یکی قطب شمال (N) و دیگری قطب جنوب (S) (شکل ۱-۷).

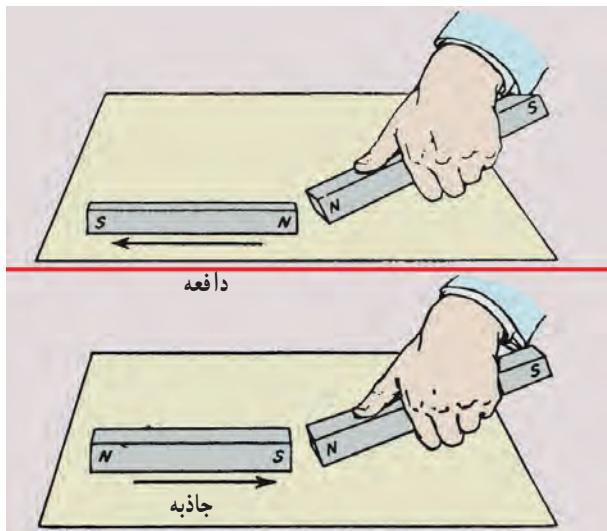


شکل ۱-۷

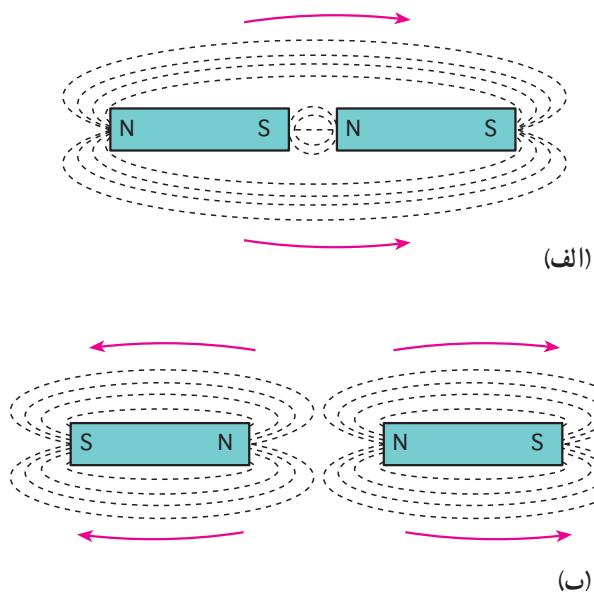

شکل ۲-۷- جاذبه و دافعه مغناطیسی


قطب‌های همان، یکدیگر را دفع و قطب‌های غیرهم‌نام یکدیگر را جذب می‌کنند (شکل ۲-۷-الف).

در دو سر آهنربا خطوط قوا نامرئی وجود دارد. خطوط قوا همان، یکدیگر را دفع و خطوط قوا غیرهم‌نام، یکدیگر را جذب می‌کنند (شکل ۲-۷-ب).

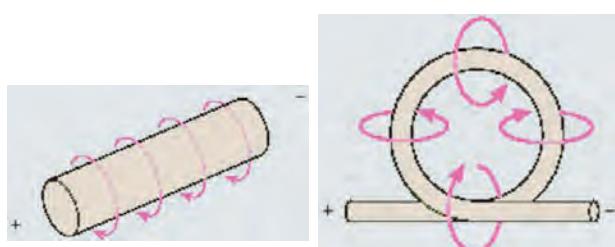


شکل ۳-۷- در اطراف سیم‌هادی حامل جریان، میدان مغناطیسی به وجود می‌آید.


اگر از یک سیم‌هادی، جریان الکتریکی عبور کند در اطراف آن میدان مغناطیسی به وجود می‌آید (شکل ۳-۷).

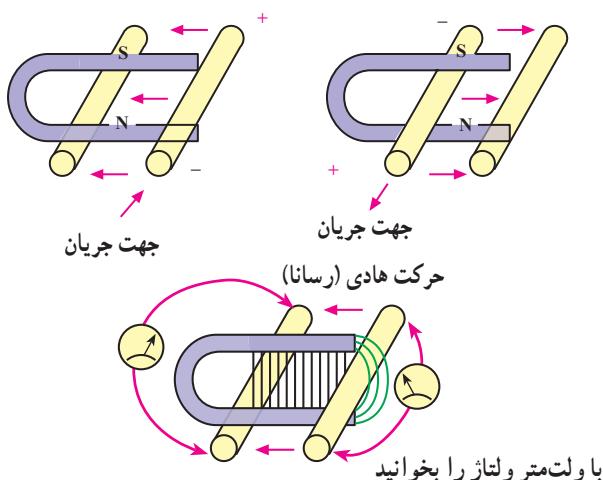

شکل ۷-۴

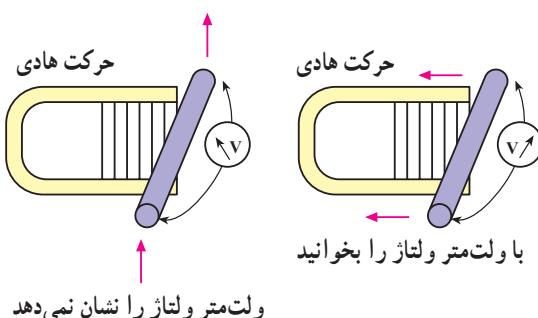

شکل ۷-۵

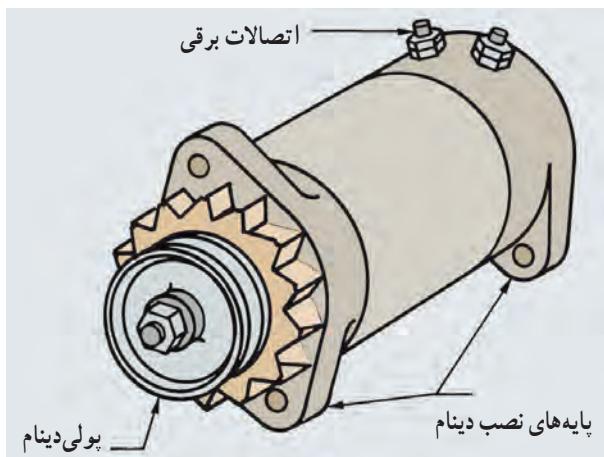

شکل ۷-۶ - دینام

هرگاه یک سیم هادی در میدان مغناطیسی طوری حرکت داده شود که خطوط قوا مغناطیسی را قطع کند نیروی محرکه ای در آن القا می شود که توسط ولت متر قابل اندازه گیری است (شکل ۷-۴).


حال اگر جهت حرکت هادی عوض شود جهت جریان نیز عکس خواهد شد.

ولی اگر سیم هادی به موازات خطوط قوا حرکت داده شود هیچ نیروی محرکه ای در آن القا نمی شود (شکل ۷-۵).


۷-۲ - مولد های جریان الکتریکی در خودرو

در خودروها از دو نوع مولد جریان الکتریکی به نام دینام و آلترناتور استفاده می شود.

- دینام های معمولی مولد جریان مستقیم (DC) هستند. این نوع مولدها در سال های گذشته مورد استفاده قرار می گرفتند (شکل ۷-۶). ولی امروزه کاربرد ندارند و خودروها به آلترناتور مجهzenند.

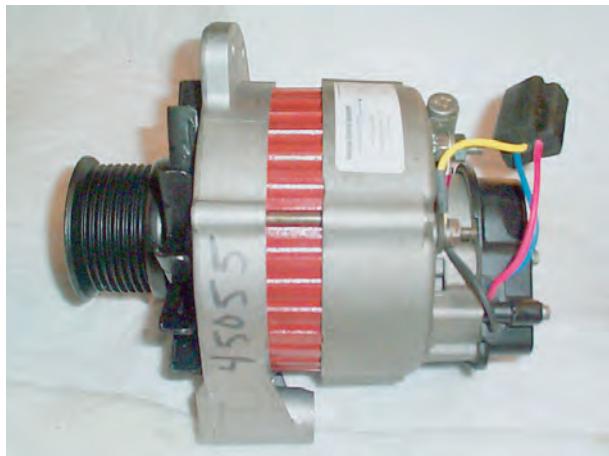


شکل ۷-۷ – آلترا ناتور

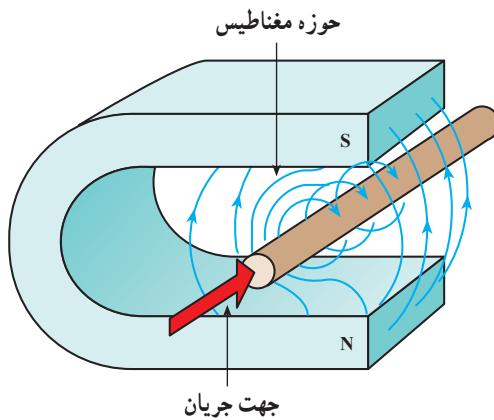

شکل ۷-۸


– آلترا ناتورها مولد جریان متناوب (AC) هستند. شکل ۷-۷ یک نوع آلترا ناتور خودرو را نشان می‌دهد.

۷-۲-۱ – اصول کار مولدها: اگر یک میله‌ی هادی الکتریسیته، خطوط قوای مغناطیسی بین دو قطب N و S یک آهنربای طبیعی (شکل ۷-۸) و یا آهنربای مصنوعی را قطع کند در آن جریان القابی متناوب به وجود می‌آید.

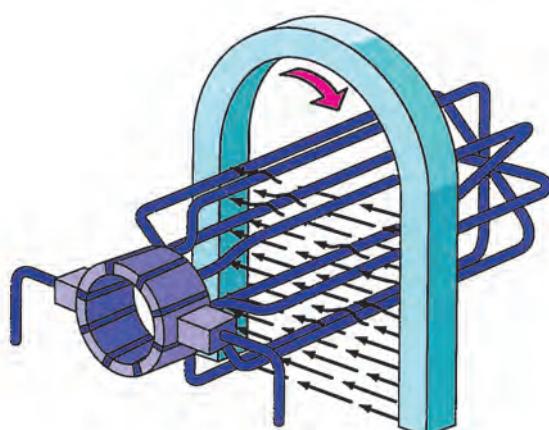


شکل ۷-۹

اگر هادی را به صورت قاب درآوریم و آن را در میدان مغناطیسی حرکت دورانی دهیم جریان ایجاد شده در قاب نیز متناوب خواهد بود (شکل ۷-۹).

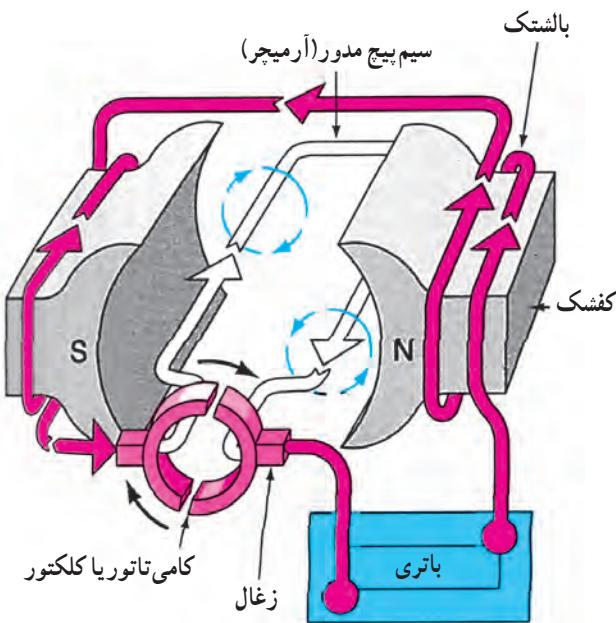


شکل ۷-۱۰

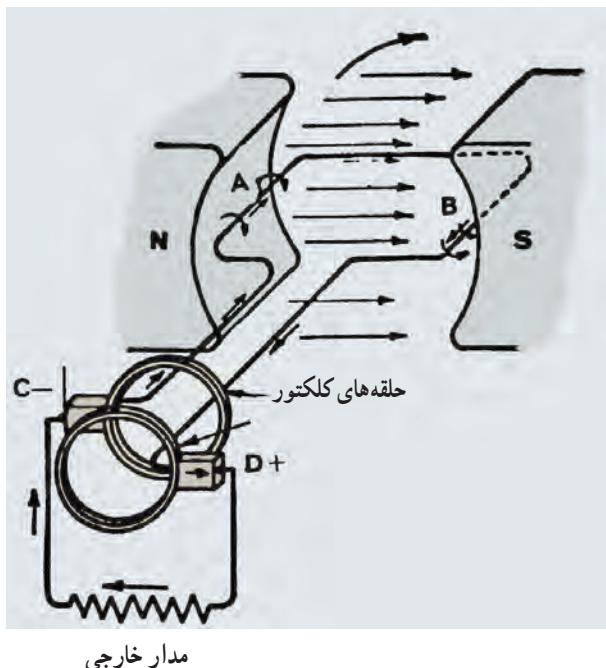از آنجا که جریان مصرفی در خودرو جریان مستقیم است، باید جریان تولیدی متناوب (AC) به جریان مستقیم تبدیل شود. این کار در دینام‌های معمولی، توسط قطعه‌ای به نام کلکتور^۱ و زغال‌های روی شافت دینام، صورت می‌گیرد (شکل ۷-۱۱).




نحوه تبدیل جریان متناوب به جریان مستقیم در دینام‌های معمولی در شکل ۷-۱۱ ملاحظه می‌شود. به انتهای یک سر قاب سیم‌پیچ دو حلقه‌ی فلزی (مسی) وصل شده است و هر یک از حلقه‌ها با یک جاروبک یا زغال تماس دارد. حلقه در داخل خطوط قوا می‌چرخد ولی زغال‌ها ثابت‌اند.

^۱ - Commutator

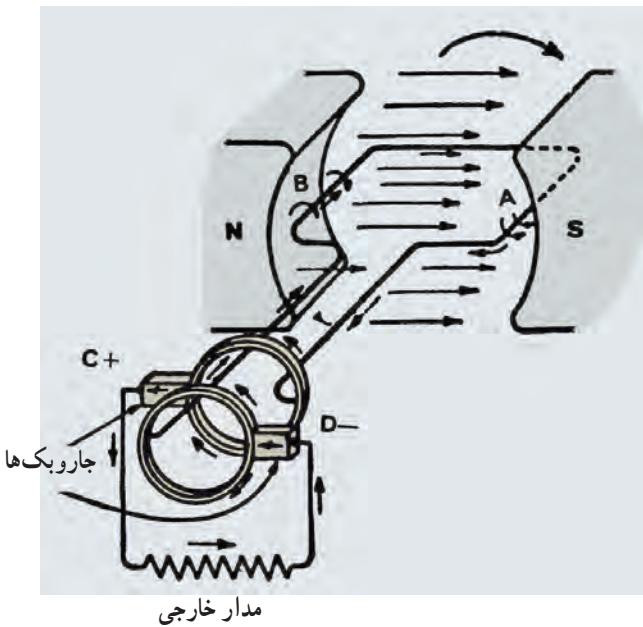


شکل ۷-۱۱

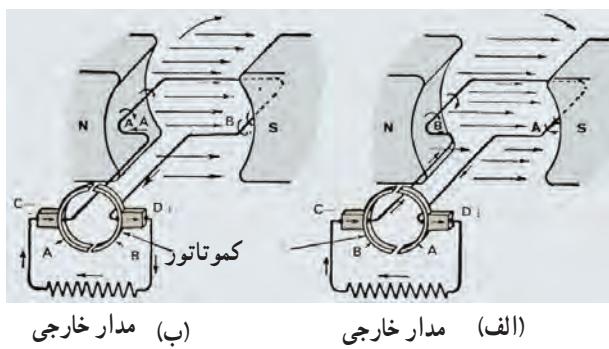


شکل ۷-۱۲ - تبدیل جریان متناوب به جریان مستقیم

همان طور که در شکل ها ملاحظه می شود، جهت جریان در 18° درجه ای گردش اول عکس جهت جریان در 18° درجه ای گردش بعدی است. در هر دور گردش یک سیکل سینوسی، جریان الکتریکی تولید می شود (شکل ۷-۱۱).

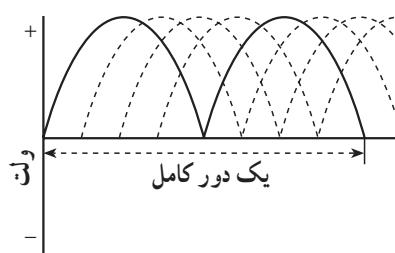

شکل ۷-۱۳ - تولید جریان مستقیم

در شکل های ۷-۱۲-الف و ۷-۱۲-ب دوسر قاب سیم پیچ، هر کدام به یک نیم حلقه وصل شده است. مشاهده می شود که جهت جریان در 18° درجه ای اول و دوم یکی است. یعنی جریان خروجی، به جریان یکسو یا مستقیم تبدیل شده است (شکل ۷-۱۳).

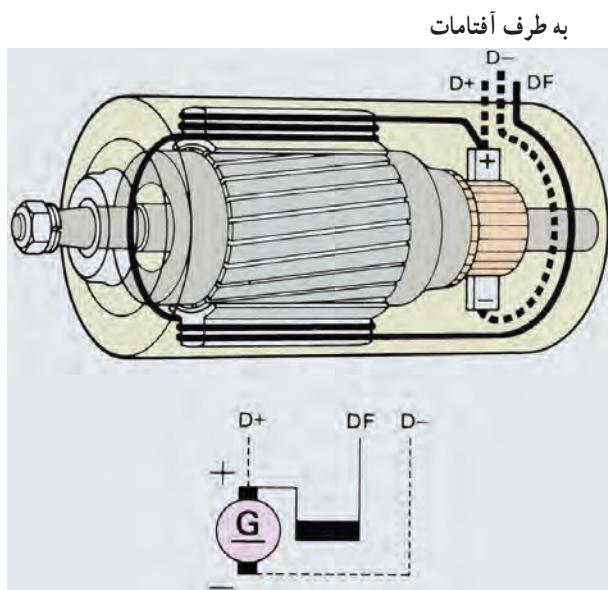


شکل ۷-۱۴

بنابر آن‌چه اشاره شد، اصول کار دینام براساس گردش آرمیچر است (با تعدادی سیم پیچ مسی در شیارهای آهنی آن که یک حوزه‌ی الکترومغناطیس ایجاد می‌کند)، در حوزه‌ی مغناطیسی که بین قطب‌های کفسک‌ها (بالشتک‌ها) و قطع خطوط قوا قرار دارد. در نتیجه ولتاژی در سیم‌پیچ‌های آرمیچر القا می‌شود. با بسته‌شدن مدار، این ولتاژ جریانی تولید می‌کند که به وسیله‌ی زغال‌ها از کامی‌تاتور جمع‌آوری می‌شود و توسط سیم‌های آن، باتری و سایر وسایل برقی خودرو را تغذیه می‌کند. دینام (ژنراتور) مولد جریان مستقیم (DC) با سیم‌پیچ‌های آرمیچر و بالشتک‌ها به‌طور موازی تعییه شده‌اند (شکل ۷-۱۴). جریان الکتریکی تولیدی دینام با تعداد کلاف‌های آرمیچر، تعداد دور سیم‌پیچ هر کلاف، شدت میدان مغناطیسی بالشتک‌ها و دوْر دینام (دوْر موتور) نسبت مستقیم دارد.

شکل ۷-۱۵ ساختمان و قطعات داخلی دینام را نشان

می‌دهد.

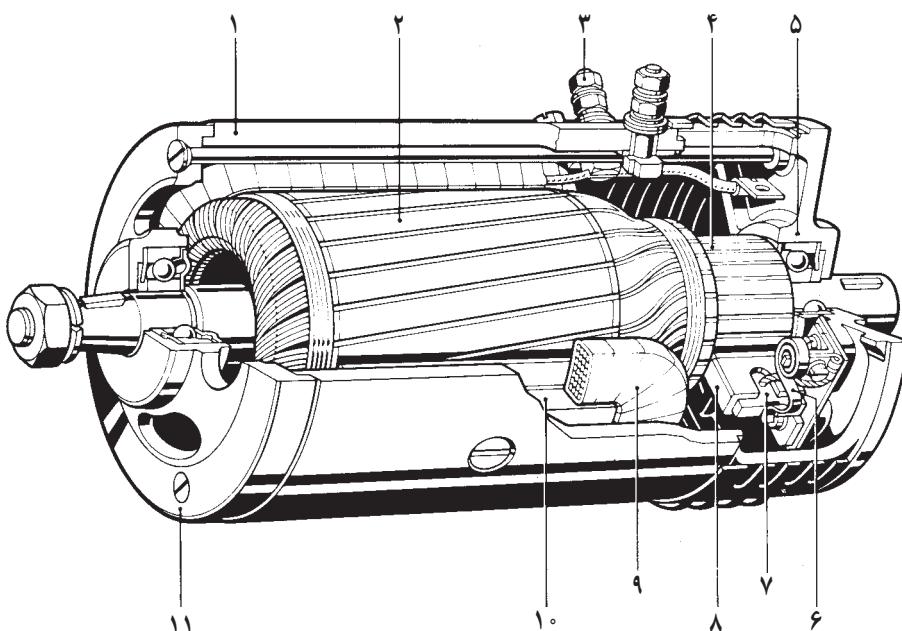


۶—فنر زغال	۵—پوسته‌ی کامی‌تاتور	۴—کامی‌تاتور	۳—ترمینال	۲—آرمیچر	۱—بدنه
۷—زغال	۱۱—پوسته‌ی جلو	۱۰—کفسک	۹—سیم‌پیچ بالشتک	۸—نگهدارنده‌ی زغال	


شکل ۷-۱۵-۷—ساختمان داخلی و اجزای دینام

۷-۳ آشنایی با دیود

اساس ساختمان قطعات الکترونیکی را نیمه‌هادی‌ها تشکیل می‌دهند. نیمه‌هادی‌ها از نظر هدایت جریان برق، هادی خوبی نیستند ولی عایق هم نیستند (یعنی قابلیت هدایت الکتریکی کمی دارند). در جدول عناصر شیمیایی مندلیف عناصر ۱ و ۲ ظرفیتی هادی و عناصر ۳ و ۴ و ۵ ظرفیتی نیمه‌هادی و بقیه عایق‌اند. هرگاه یک عنصر سه ظرفیتی، مانند آندیم با یک عنصر ۴ ظرفیتی، مانند سیلیکون یا سیلیسیم یا ژرمانیوم، آلیاز شود، آلیاز حاصل شده هادی خوبی است و می‌تواند الکtron آزاد را بینند. به این آلیاز کریستال نوع P گفته می‌شود (شکل ۷-۱۶).

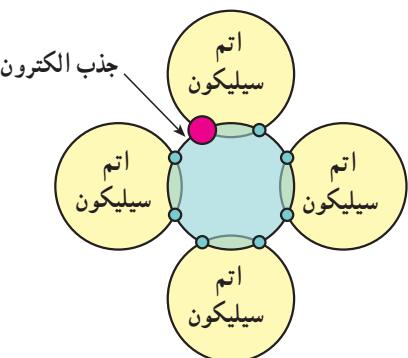


شکل ۷-۱۶- ساختمان اتمی کریستال نوع N

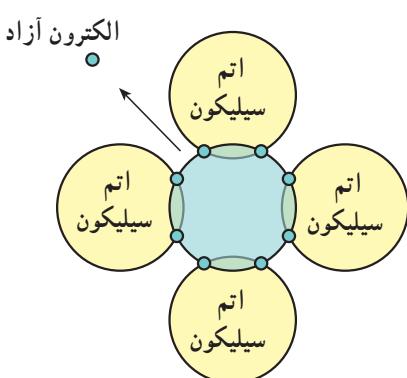


شکل ۷-۱۷- ساختمان اتمی کریستال نوع P اتم سیلیکون

اگر یک عنصر چهار ظرفیتی با یک عنصر پنج ظرفیتی آلیاز شود باز آلیاز حاصل شده هادی خوبی است. به این نوع آلیاز کریستال نوع N می‌گویند (شکل ۷-۱۷).

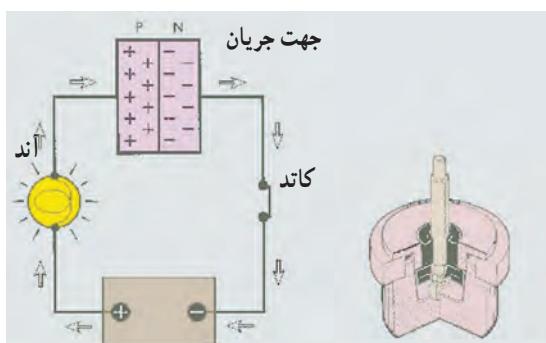


شکل ۷-۱۸- نمای یک دیود

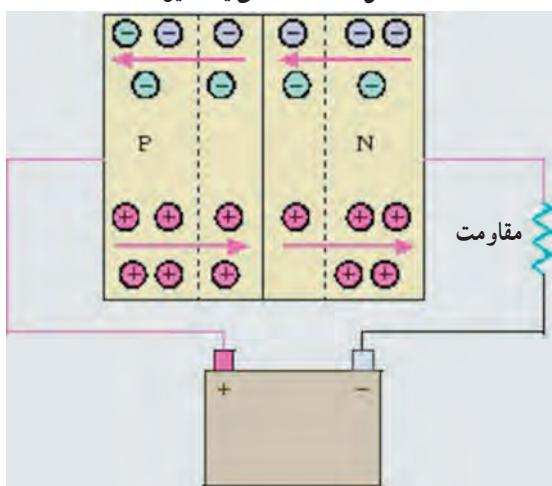

شکل ۷-۱۹- عبور جریان از دیود




کریستال نوع N دارای الکtron آزاد است و می‌تواند الکtron بدهد. حال اگر دو لایه‌ی نازک از دو کریستال N و P اتصال الکترونیکی پیدا کنند قطعه‌ی حاصل شده یک دیود است (شکل ۷-۱۸).

خاصیت دیود آن است که بر حسب وضع قرار گرفتن در مدار الکتریکی فقط از یک طرف جریان را از خود عبور می‌دهد (شکل ۷-۱۹).

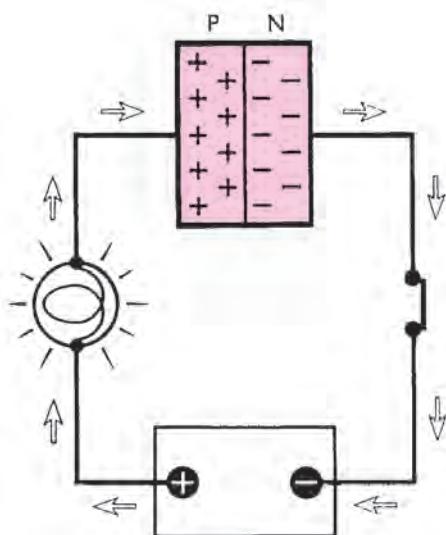

شکل ۷-۲۰


اگر پایه‌ی P دیود به مثبت باتری و N دیود به منفی باتری در مدار وصل شود جریان از دیود عبور نمی‌کند (شکل ۷-۲۰). در مدار شکل ۷-۲۰، سیم پیچ (مقاومت) با دیود به صورت سری قرار می‌گیرد، در نتیجه دیود جریان را یکسو می‌کند.

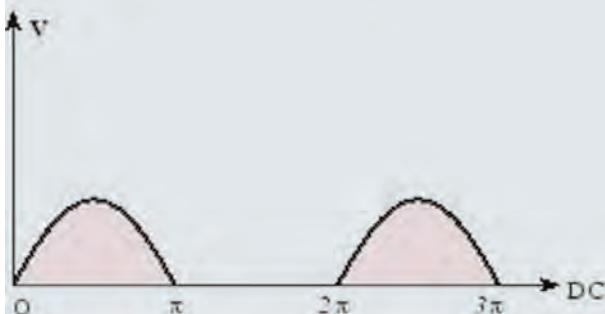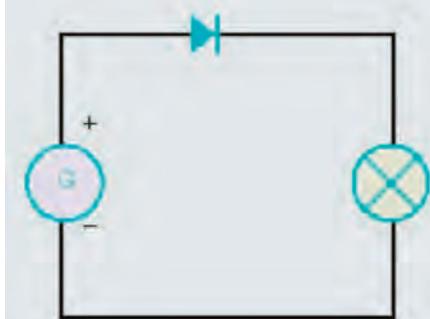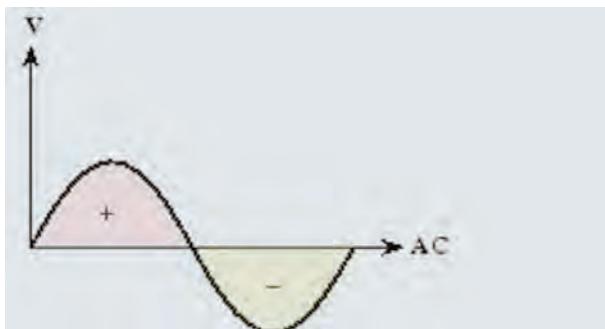

شکل ۷-۲۱

۷-۳-۱ یکسوسازی جریان متناوب: مهم‌ترین وظیفه‌ی دیود عمل یکسوسازی جریان متناوب است. در شکل ۷-۲۱، یکسوکردن جریان متناوب تک‌فاز با یک دیود نشان داده شده است. یک دیود نمی‌تواند تمام جریان را یک سو کند و فقط نیم پریود را عبور نمی‌دهد. برای یکسوکردن تمام موج جریان متناوب تک‌فاز، چهار دیود لازم است.

در نیم پریود مثبت، جریان به نقطه‌ی A وارد و به دو دیود ۱ و ۲ می‌رسد. جریان از دیود ۱ می‌گذرد ولی از دیود ۲ نمی‌تواند عبور کند ولی در بایس مخالف در دیود ۲ فشار الکترونی ایجاد می‌کند. جریان به نقطه‌ی B می‌رسد. از دیود ۳ نمی‌تواند عبور کند، لذا به مصرف‌کننده‌ی R و به نقطه‌ی C می‌رود. جریان فقط می‌تواند از دیود ۴ بگذرد زیرا در دیود ۲ فشار الکترونی وجود دارد. سپس، به نقطه‌ی D می‌رسد و در E مدارش کامل می‌شود.

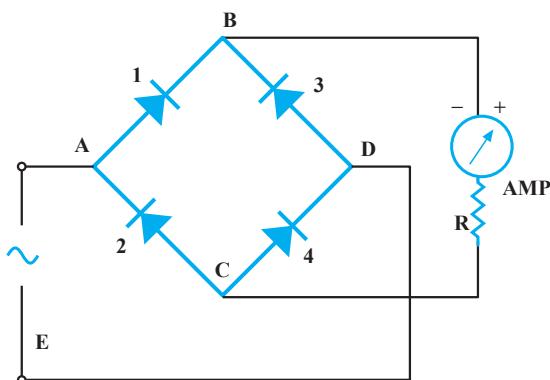

شکل ۷-۲۲

- در نیم پریود منفی، جریان از E به D می‌رود ولی از دیود شماره ۴ نمی‌تواند عبور کند. بنابراین، از دیود ۳ می‌گذرد و به نقطه‌ی B می‌رسد. سپس، از طریق مصرف‌کننده‌ی R به C می‌رود. سپس، فقط از دیود ۲ عبور می‌کند و در A مدارش کامل می‌شود (شکل ۷-۲۲).



شکل ۷-۲۳ - یک نوع آلترناتور


۷-۳-۲ - مزایای آلترناتور نسبت به دینام:

- جریان تولیدی آلترناتورها نسبت به دینام‌های معمولی بیشتر است.

- راندمان الکتریکی بالاتری دارد.

- باتری را در دور آرام نیز شارژ می‌کنند.

- سبک‌تر و کوچک‌ترند. به همین سبب در حال حاضر برق اکثر خودروها توسط آلترناتورها تأمین می‌گردد (شکل ۷-۲۳).

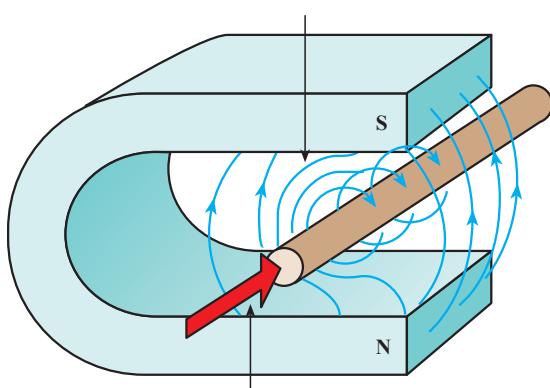


شکل ۷-۲۴

۴-۷ - اصول تولید جریان متناوب و یک سوسازی آن در آلترناتور

همان‌طور که می‌دانید، یکی از روش‌های تولید جریان الکتریسیته تغییر میدان مغناطیسی یا روش الفایی است (شکل ۷-۲۴).

سیم پیچ استاتور (ثابت) سیم پیچ روتور (دوران)

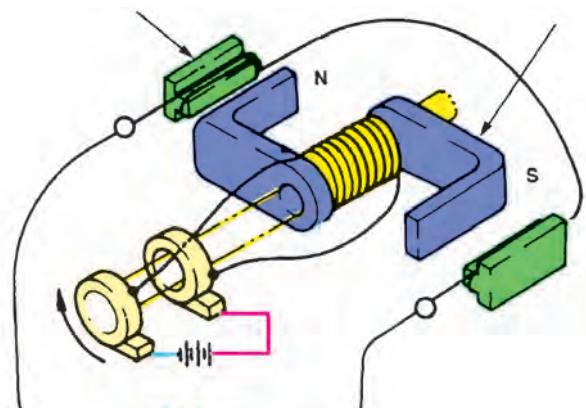

شکل ۷-۲۵

در آلترناتور حوزه‌ی مغناطیسی دوار (روتور) و سیم پیچ‌هایی که حوزه را قطع می‌کنند و در آن‌ها جریان القا می‌شود ثابت هستند و در بدنه‌ی آلترناتور قرار می‌گیرند (استاتور) (شکل ۷-۲۵). عوامل زیر در تولید جریان القایی در آلترناتور مؤثرند.


الف) شدت میدان مغناطیسی: هرچه شدت میدان قوی‌تر باشد ولتاژ جریان القایی بیشتر خواهد بود. با ضعیف شدن میدان مغناطیسی ولتاژ القایی کاهش می‌یابد.

ب) طول سیم: طول سیمی که در میدان مغناطیسی قرار دارد از عوامل مؤثر در ولتاژ جریان القایی است. با افزایش طول سیم، ولتاژ زیاد و با کاهش آن ولتاژ القایی کم می‌شود.


ج) سرعت حرکت میدان مغناطیسی در اطراف سیم پیچ: هرچه سرعت حرکت را افزایش دهیم ولتاژ جریان القایی قوی‌تر می‌شود.

از سه عامل مهم گفته شده، طول سیم به طراحی آلترناتور وابسته است. سرعت حرکت مناسب با دور موتور تغییر می‌کند. به این ترتیب، در آلترناتور، تنها با کنترل شدت میدان مغناطیسی می‌توان ولتاژ القایی را کنترل کرد. همان‌گونه که شرح داده شد، جریان تولیدی در این روش، متناوب (AC) است. این جریان متناوب باید به جریان مستقیم (DC) تبدیل شود. در آلترناتور، عمل تبدیل و یک‌سوسازی جریان به سیله‌ی دیود صورت می‌گیرد. دیود در مدارهای الکترونیکی مانند شیر یک طرفه در لوله‌های آب عمل می‌کند. جریان از یک سمت به راحتی از دیود عبور می‌کند و در جهت مخالف متوقف می‌شود. شکل ۷-۲۶).

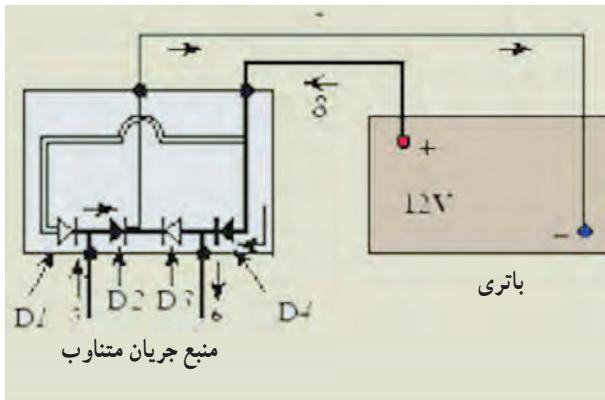روش یک‌سوسازی جریان در آلترناتور را نشان می‌دهد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، جریان متناوب در سیم‌های ۵ و ۶ توسط دیودها به جریان مستقیم در سیم‌های ۷ و ۸ تبدیل می‌شود. هر چند جریان در سیم‌های ۵ و ۶ دائم تغییر جهت می‌دهد اما جریان در سیم‌های ۷ و ۸ همواره ثابت می‌ماند و می‌تواند برای شارژ به باتری وصل شود.




الف - جریان از دیودهای D۲ و D۴ می‌گذرد.

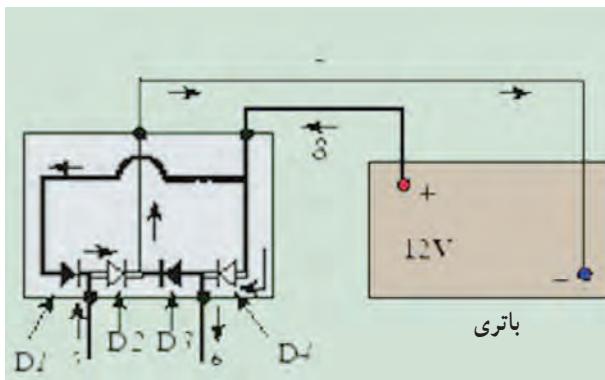

ب - منع جریان متناوب

ب - جریان از دیودهای D۱ و D۳ می‌گذرد.


شکل ۷-۲۶ - یک‌سوسازی جریان توسط دیود

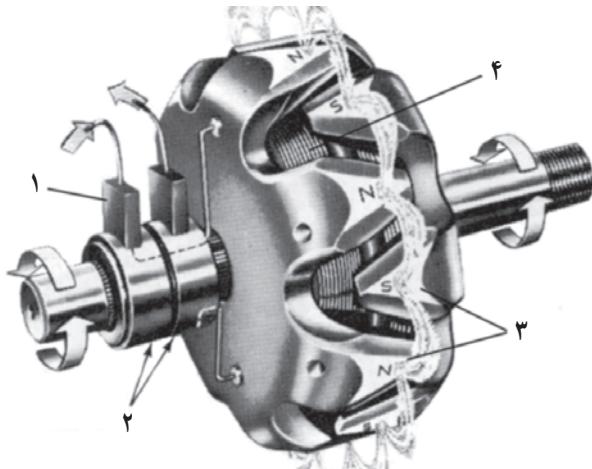

۱—زغال ۲—کلکتور ۳—قطب‌های روتور ۴—سیم پیچ روتور

شکل ۲۷—۷—روتور و روش تولید میدان مغناطیسی

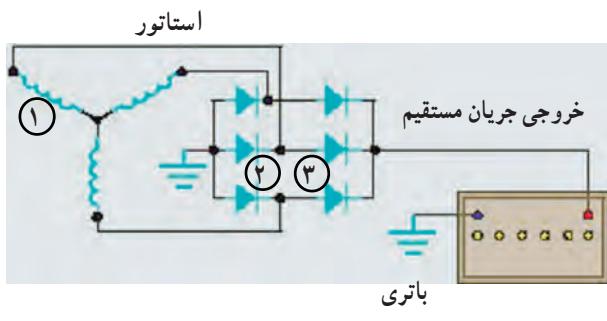
در آلتريناتور، مطابق شکل ۲۷—۷، روتور میدان مغناطیسی دوّار ایجاد می‌کند. قطب‌های N و S میدان مغناطیسی، بر اثر دوران روتور، در داخل سیم پیچ استاتور جابه‌جا می‌شود (جریان القابی در استاتور متناوب است). این جریان به وسیله‌ی دیود، یک سو می‌شود و از خروجی آلتريناتور، به مصرف کننده می‌رسد.



۱—استاتور ۲—دیودهای منفی ۳—دیودهای مثبت (شارژ)

شکل ۲۸—۷—سیم پیچ استاتور و روش اتصال آن به دیودها

در شکل ۲۸—۷، روش اتصال سیم‌های استاتور به یک دیگر و به دیودها جهت یک‌سوکردن جریان، نشان داده شده است.

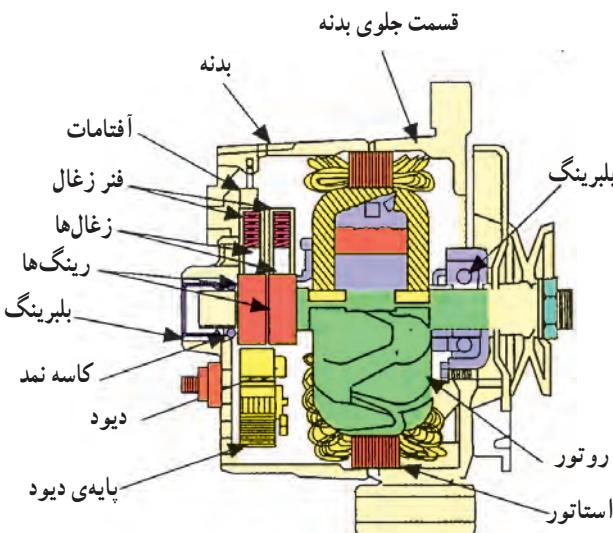


شکل ۲۹—۷—برش خورده‌ی آلتريناتور

۵—۷—قطعات آلتريناتور


شکل ۲۹—۷ قطعات برش خورده‌ی یک آلتريناتور را نشان می‌دهد. آلتريناتورها در دو نوع تک فاز و سه فاز ساخته می‌شوند. نوع تک فاز، در خودروهایی که مصرف جریان الکتریکی کمتری دارند و نوع سه فاز در خودروهای پرمصرف، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شکل ۷-۳۰، اجزای آلترناتور تک فاز را نشان می‌دهد.

اجزای اصلی آلترناتور عبارت‌اند از:

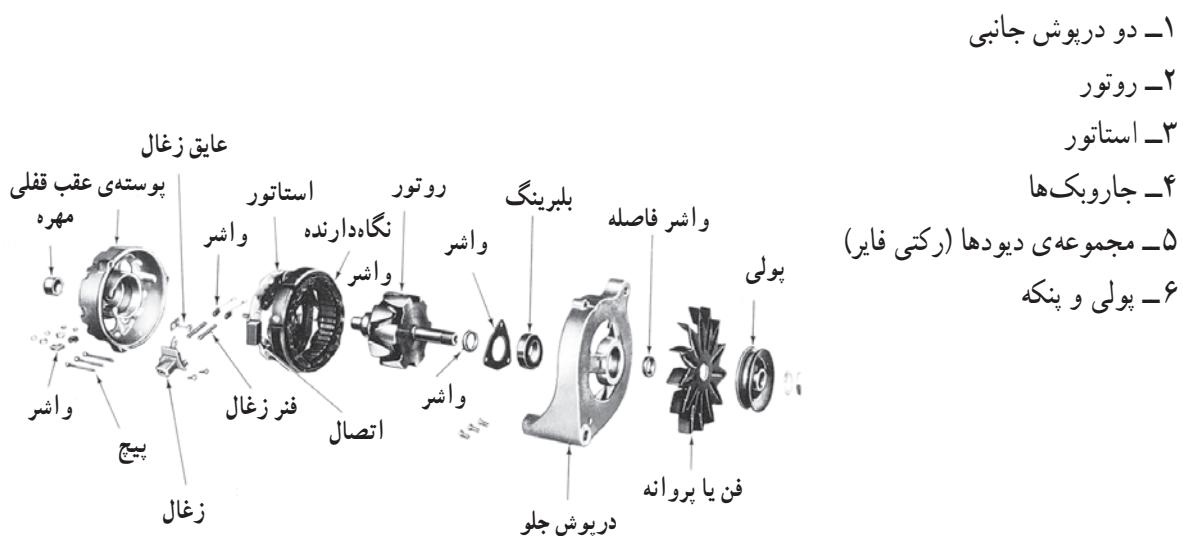


شکل ۷-۳۰- اجزای آلترناتور

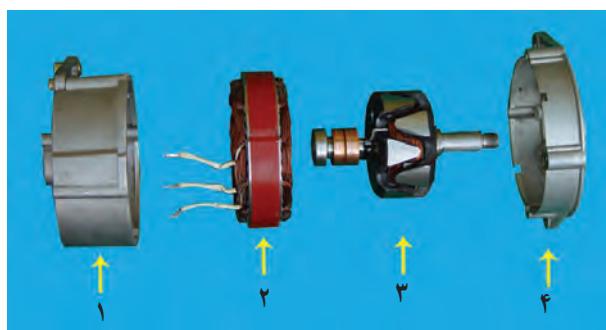

۱- بدنه آلترناتور ۲- استاتور ۳- روتور ۴- دربوش جلو

شکل ۷-۳۱- بدنی آلترناتور و اجزای اصلی آن

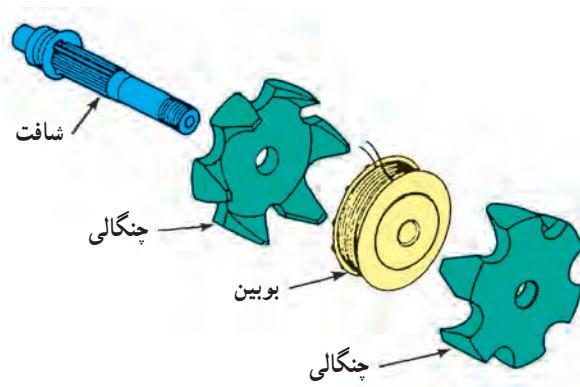

شکل ۷-۳۲

۱-۵-۷- دربوش‌ها: دربوش‌ها از جنس آلومینیوم‌اند.

روی دربوش جلو، جاروبک‌ها، دیودهای یکسوکننده و آفتابمات ترانزیستوری نصب می‌شود. مرکز هر دربوش محل نصب یک بلبرینگ یا بوش است که روتور، روی آن‌ها یاتاقان‌بندی می‌شود. دربوش‌ها، در نوع تک فاز و سه‌فاز، شبیه هم‌اند (شکل ۷-۳۱).

۲-۵-۷- روتور: روتور، قطعه‌ای است که بین دو


دربوش یاتاقان‌بندی شده است و می‌تواند در وسط استاتور گردش کند. اجزای شکل ۷-۳۲ عبارت‌اند از:

- شافت

- بوین (سیم پیچ)


- دو عدد چنگالی N و S

- حلقه‌های کلکتور

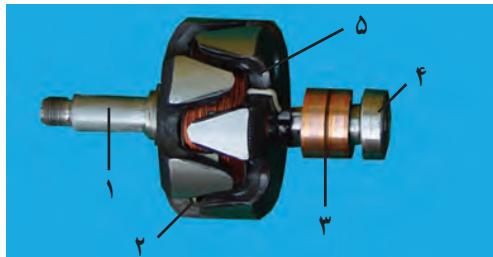


۱- محور یا شافت روتور ۲- قطب های روتور ۳- سیم پیچ روتور
۴- بلبرینگ ۵- کلکتور

شکل ۷-۳۳- روتور و اجزای آن

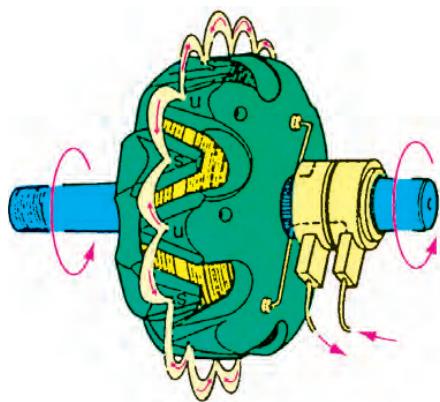

شکل ۷-۳۴

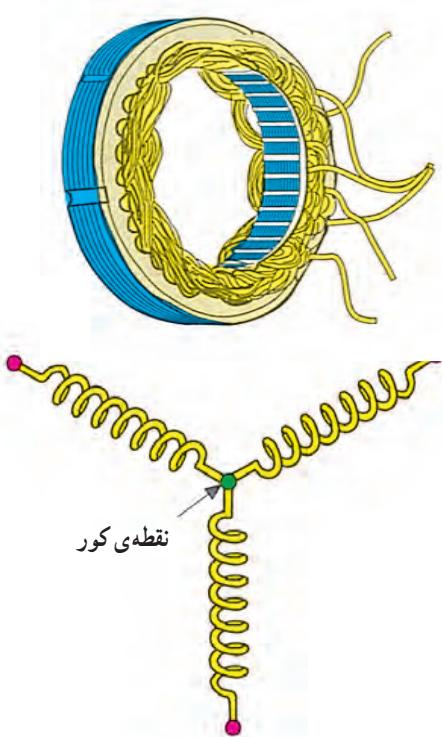

شکل ۷-۳۵- اتصال ستاره


وظیفه‌ی روتور ایجاد میدان مغناطیسی دوّار است (شکل ۷-۳۳). سیم پیچ روتور در میان قطب‌ها (شش قطب N و شش قطب S) قرار می‌گیرد و جریان آن توسط کلکتور و زغال‌ها تأمین می‌شود.

شافت: میله‌ای است سرتاسری که وسط آن هزار خاری است که چنگالی‌ها و بوبین روی آن پرس می‌شوند. در یک طرف شافت حلقه‌های کلکتور و یک بلبرینگ و در انتهای طرف دیگر، درپوش عقب و بلبرینگ پرس شده و پولی و پروانه‌ی خنک‌کن نصب می‌شود.

بوبین (سیم پیچ): این سیم پیچ، به بدنه عالی‌بندی شده است. دوسر سیم پیچ این بوبین هر کدام به یکی از حلقه‌های کلکتور لحیم شده‌اند. دو چنگالی آهنی، که هر کدام دارای تعدادی شاخک‌اند، طوری روی شافت پرس شده‌اند که بوبین سیم پیچ بین دو چنگالی قرار بگیرد (شکل ۷-۳۴). وقتی به سیم پیچ روتور برق می‌رسد چنگالی‌ها آهن‌ربا می‌شوند. اگر یک قطب، شمال مغناطیس باشد دیگری قطب جنوب مغناطیس را (S,N) تشکیل می‌دهد. هر یک از شاخک‌های چنگالی‌ها را قطب می‌نامند. یعنی اگر هر یک از چنگالی‌ها چهار شاخک داشته باشند، روتور دارای هشت قطب می‌شود. تعداد قطب‌های روتور، در آلتراستورهای مختلف ممکن است متفاوت باشند. چنگالی‌ها طوری روی محور پرس می‌شوند که شاخک‌های آن‌ها یکی در میان داخل هم قرار می‌گیرند. ساختمان روتور در نوع تک فاز و سه‌فاز شبیه یک دیگرند.

۷-۳-۵- استاتور: استاتور شامل یک حلقه‌ی آهنی ورق ورق است که روی یک دیگر پرس شده و از داخل شیارهای دارد که کلاف‌های سیم پیچ القا شونده در آن‌جا قرار می‌گیرند. در استاتورهای تک فاز تعداد شیارها با تعداد قطب‌های روتور برابر است. در صورتی که در نوع سه‌فاز، تعداد شیارها سه برابر قطب‌های روتور است. استاتورهای تک فاز دارای دو کلاف سیم پیچ‌اند و چهار سر سیم از استاتور خارج می‌شود. استاتورهای سه‌فاز دارای سه کلاف سیم پیچ‌اند و ممکن است به روش ستاره (شکل ۷-۳۵) یا به روش مثلث، به هم وصل شوند.

در اتصال ستاره، ابتدای سه کلاف به هم وصل شده و سپس عایق‌بندی می‌شود که سه سر سیم دیگر به دیوودها وصل می‌شوند (شکل ۷-۳۶). در دور کم موتور، سیم پیچ ستاره ولتاژ زیاد و سیم پیچ مثلث آمپر بیشتری تولید می‌کند.

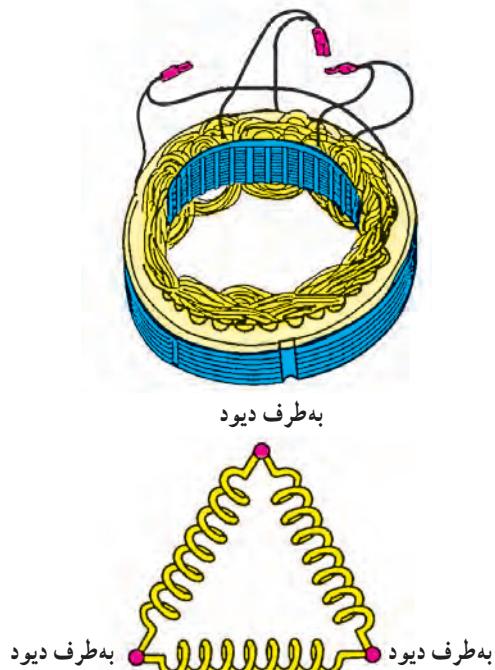


شکل ۷-۳۶ - اتصال مثلث



شکل ۷-۳۷ - استاتور با سرپیچ‌های خروجی

در روش مثلث، سرسریم‌های استاتور دو بهدو به هم اتصال می‌یابند. در نتیجه سه سر سیم از استاتور خارج و به دیوودها وصل می‌شوند (شکل ۷-۳۷).

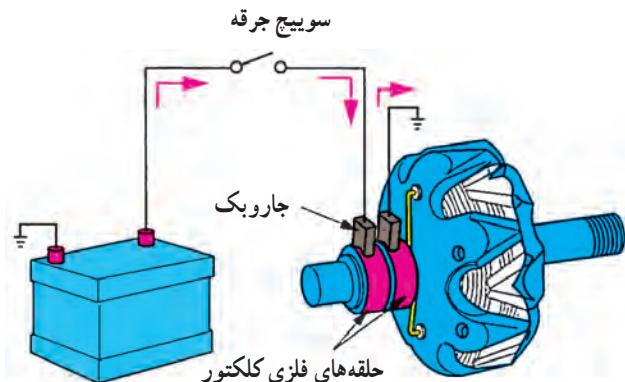


شکل ۷-۳۸ - جاروبک‌ها (زغال‌ها) برق سیم پیچ روتور را تأمین می‌کنند.


۷-۵-۴ - کلکتور: شامل دو حلقه‌ی فلزی است که نسبت به هم و نسبت به بدنه عایق‌بندی شده‌اند و دوسر سیم پیچ روتور به آن‌ها لحیم می‌شود (شکل ۷-۳۸).

۷-۵-۵ - جاروبک‌ها: هر آلترناتور، اعم از تک‌فاز یا سه‌فاز، دارای دو زغال یا جاروبک از جنس گرافیت است که جریان لازم را توسط حلقه‌های کلکتور به روتور می‌رساند (شکل ۷-۳۸). پشت هر جاروبک یک فنر قرار دارد تا اتصال دائم جاروبک با کلکتور حفظ شود.


۷-۵-۶ مجموعه دیودها: جریان القابی تولید شده در سیم پیچ‌های استاتور متناوب است که باید یکسو شود. برای یکسو کردن این جریان از دیود استفاده می‌شود (شکل ۷-۳۹).

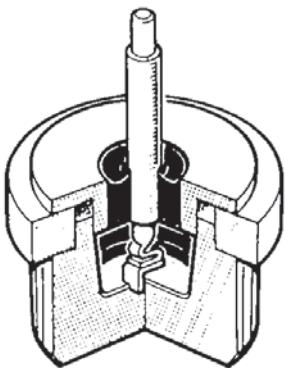

شکل ۷-۳۹

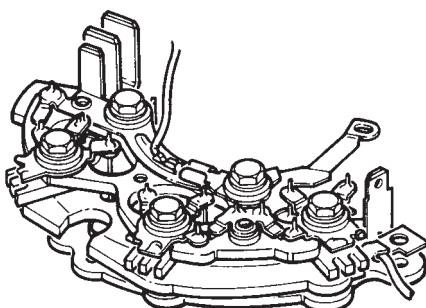


شکل ۷-۴۰

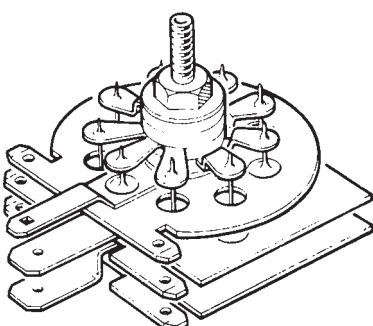


شکل ۷-۴۱

آلترناتورهای تک‌فاز، حداقل دارای دو دیود قابل‌همای هستند (شکل ۷-۴۰) که روی دربیوش عقب پرس شده‌اند. ابتدای یک کلاف و انتهای کلاف دیگر، هر کدام به یک دیود لحیم می‌شوند. دو انتهای دیگر کلاف‌ها بهم وصل می‌شوند و توسط یک فیوز یا یک دیود سوم، خروجی آلترناتور را تشکیل می‌دهد. در آلترناتورهای سه‌فاز، دست کم شش دیود برای یکسو کردن جریان متناوب به کار می‌رود که سه تای آن دیودها به بدنه عایق‌بندی می‌شوند و به آن‌ها دیودهای مثبت می‌گویند. سه دیود دیگر را که به بدنه عایق‌بندی نمی‌شوند دیودهای منفی می‌گویند.

همان‌طور که گفته شد، سرسریم‌های خروجی استاتور هر کدام بین یک دیود مثبت و یک دیود منفی لحیم می‌شوند. خروجی دیودهای مثبت بهم وصل می‌شوند و خروجی اصلی را تشکیل می‌دهند. در بعضی از آلترناتورهای سه‌فاز از نه دیود استفاده می‌شود (شکل ۷-۴۱) که به آن‌ها دیودهای تیغه‌ای می‌گویند. سه دیود اضافه را دیودهای تحریک می‌نامند. دیودهای تحریک به بدنه عایق‌بندی نمی‌شوند. در این نوع آلترناتورها هر یک از سیم‌های استاتور به یک مجموعه دیود سه‌تایی (یک دیود مثبت یک دیود منفی و یک دیود تحریک) لحیم می‌شوند. بنابراین، هر یک از سه سیم استاتور به یک دیود منفی، یک دیود تحریک و یک دیود شارژ متصل است. دیودهای منفی شبیه به دیودهای مثبت و تحریک و شارژ هستند، با این تفاوت که ورودی دیود منفی به بدنه متصل می‌شود (شکل ۷-۴۲). وظیفه‌ی دیودهای تحریک، یکسو کردن بخشی از جریان القابی استاتور برای مصرف روتور است. در آلترناتورها، جریان اولیه برای تحریک (مغناطیس شدن) روتور از باتری است و پس از روشن شدن موتور و شروع کار آلترناتور، جریان مورد نیاز از جریان تولیدی استاتور تأمین می‌شود.

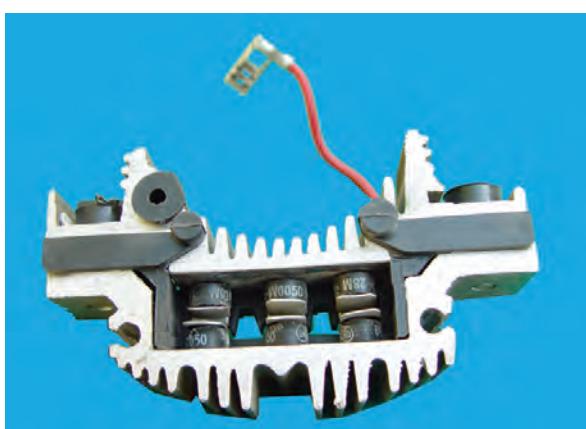

شکل ۷-۴۲ - مجموعه‌ی یکسوکننده

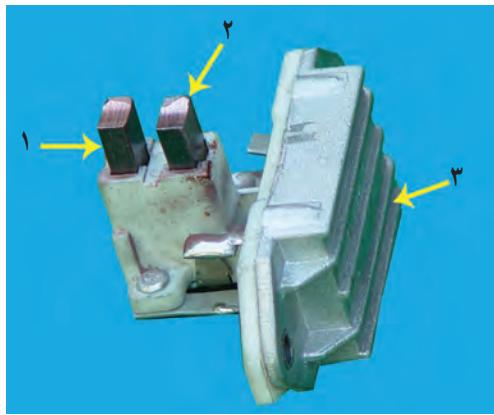


۱—زغال منفی ۲—زغال مثبت ۳—آفتامات

شکل ۷-۴۳—آفتامات ترانزیستوری

۶-۷- آفتامات ترانزیستوری

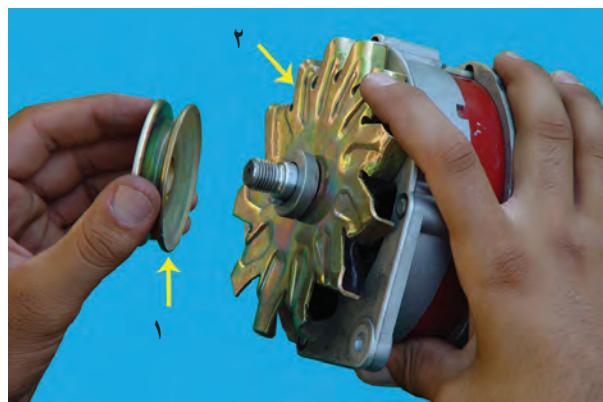در آلترناتور خودرو، ولتاژ مناسب برای شارژ باتری و مصرف کننده‌ها در حدود ۱۵ ولت است. همان‌طور که قبلاً اشاره شد، با بالارفتن دُرْ موتور، ولتاژ القابی نیز افزایش می‌یابد. به منظور ثابت نگه داشتن ولتاژ آلترناتور، آفتامات ترانزیستوری، جریان روتور را کنترل می‌کند. جریان روتور همواره به اندازه‌ای خواهد بود که میدان مغناطیسی حاصل شده از آن در استاتور، ولتاژی در حدود ۱۵ ولت القا کند (شکل ۷-۴۳).



۱—پولی ۲—پروانه
۱—brush holder 2—commutator

شکل ۷-۴۴—پولی و پروانه آلترناتور

۷-۷- پولی و پروانه

در جلوی آلترناتور و روی محور روتور، پولی و پروانه‌ی خنک کن قرار گرفته است. این دو قطعه به وسیله‌ی خار، با محور روتور یک‌پارچه شده است. پروانه هوا را از خارج به سمت داخل می‌کشد و سیم‌پیچ‌ها و دیودها را خنک می‌کند (شکل ۷-۴۴).


۸-۷- اصول کار آلترناتور

در مدار داخلی آلترناتور با بازکردن سویچ (شکل ۷-۴۵)، جریان برق از طبق لامپ اخطار شارژ و زغال مثبت به روتور می‌رود و از طریق آفتامات، اتصال بدنی می‌شود. عبور جریان از روتور، آن را مغناطیسی می‌کند. هنگامی که موتور روشن شود روتور و میدان مغناطیسی آن شروع به دوران می‌کند. در این حال، در سیم‌های استاتور جریان القا می‌شود. بخشی از این جریان توسط دیودهای تحریک یک‌سو می‌شود. این جریان باعث خاموش شدن لامپ اخطار می‌شود و جریان مورد نیاز روتور را تأمین می‌کند. بخش دیگری از جریان استاتور توسط دیودهای شارژ بک‌سو می‌شود و به مصرف شارژ باتری و اجزای الکتریکی می‌رسد. علت خاموش شدن لامپ اخطار شارژ، مثبت شدن (هم‌پتانسیل شدن) دوطرف لامپ است. هنگامی که ولتاژ تولیدی آلترناتور از ۱۵ ولت بالاتر رود آفتامات ترانزیستوری جریان روتور را کاهش می‌دهد. در نتیجه، خاصیت مغناطیسی روتور ضعیف



شکل ۷-۴۵—روشن کردن موتور

می شود و جریان القایی در استاتور کاهش می یابد. با کاهش ولتاژ از ۱۵ ولت آفتابات ترانزیستوری جریان روتور را افزایش می دهد. به این ترتیب، می توان گفت که آفتابات ترانزیستوری، جریان روتور و میدان مغناطیسی آن را معادل با ولتاژ کمتر از ۱۵ ولت استاتور تنظیم می کند. در بعضی از آلترناتورها یک پارازیت گیر (خازن)، جهت جلوگیری از ایجاد پارازیت در رادیوپخش روی خروجی دیودهای شارژ، نصب می شود (شکل ۷-۴۶).

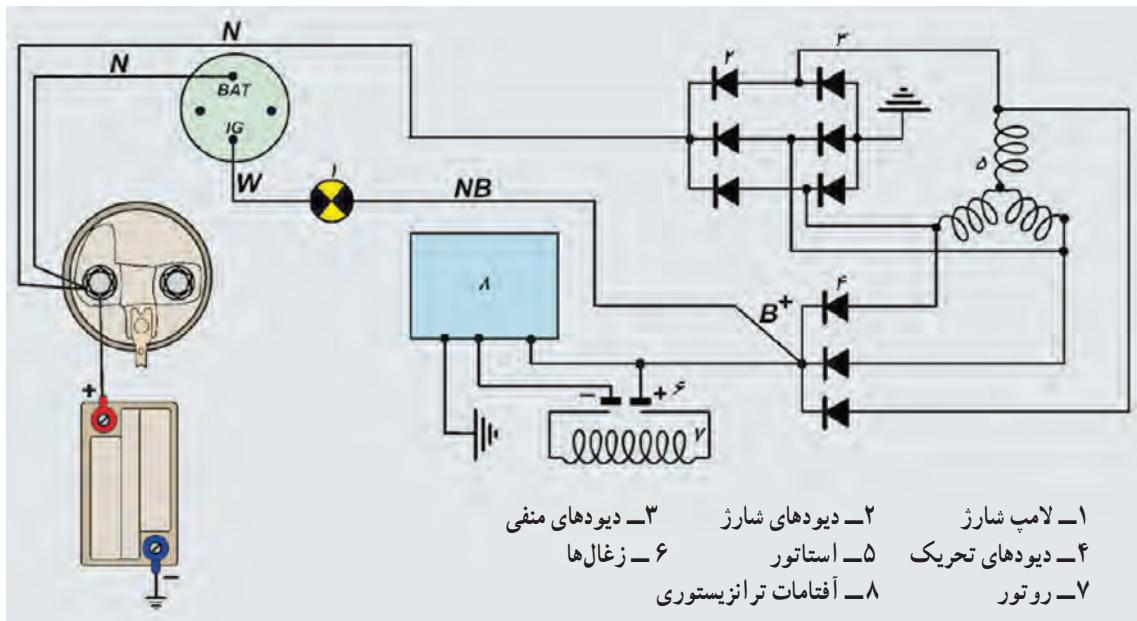

شکل ۷-۴۶- مدار داخلی آلترناتور

زمان: ۳۲ ساعت


۷-۹- دستور العمل پیاده و سوار کردن، تفکیک، آزمایش و عیب یابی، تعمیر و جمع کردن قطعات آلترناتور

- ابزار و وسایل لازم را آمده کنید :

باتری، چکش پلاستیکی، چکش فلزی، پولی کش، هویه برقی، انبردست، پیچ گوشته دوسو و چهارسو، آچار تخت و رینگی مناسب، مولتی متر، لامپ آزمایش، سیم لحیم با روغن لحیم، آچار دم باریک، یک دستگاه پرس دستی، جعبه ای ابزار مخصوص آلترناتور (شکل ۷-۴۷).



شکل ۷-۴۷- تعدادی از ابزار لازم

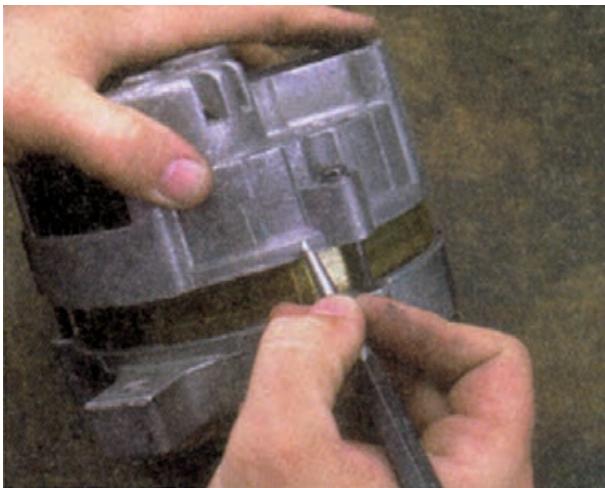

شکل ۷-۴۸ - علامت‌گذاری پوسته و درپوش

توجه :

هنگام پیاده کردن قطعات آلترناتور، ابتدا روی درپوش و پوسته را علامت‌گذاری کنید تا در موقع جمع کردن، قطعات آلترناتور در محل اولیه بسته شوند (شکل ۷-۴۸).



شکل ۷-۴۹ - باز کردن پیچ کشن تسمه پروانه

برای باز کردن آلترناتور و تفکیک قطعات به ترتیب زیر عمل کنید :

- پیچ تنظیم خلاصی تسمه پروانه (کشن تسمه پروانه) را باز و تسمه پروانه را جدا کنید.
- نحوهی باز کردن پیچ به وسیلهی آچار در شکل ۷-۴۹ دیده می‌شود.




شکل ۷-۵۰ - جدا کردن خار و مغزی اتصال سیم

- خار روی ترمینال را از آن جدا کنید و مغزی اتصال سیم را از پشت آلترناتور بپرون آورید (شکل ۷-۵۰).



الف - باز کردن پیچ های پایه ای آلت ناتور

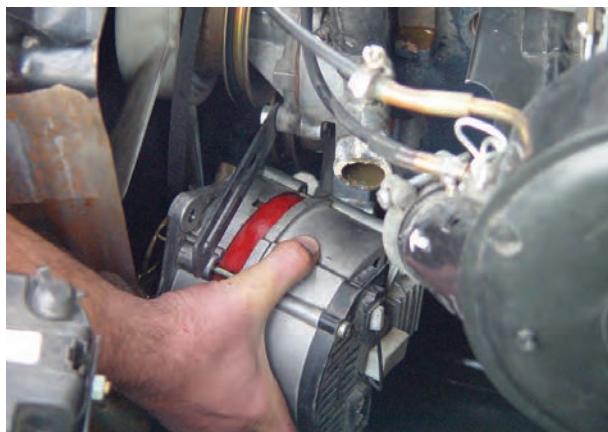

ب - بیرون آوردن آلت ناتور از موتور

شکل ۵۱ - ۶



(الف)


– دو عدد پیچ و مهره‌ی پایه‌ی آلت ناتور را باز کنید (شکل ۷-۵۱ الف).



– در پوش یک سوکنده ها را جدا کنید (شکل ۷-۵۲-ب).


(ب)

شکل ۷-۵۲ – باز کردن در پوش دیود ها

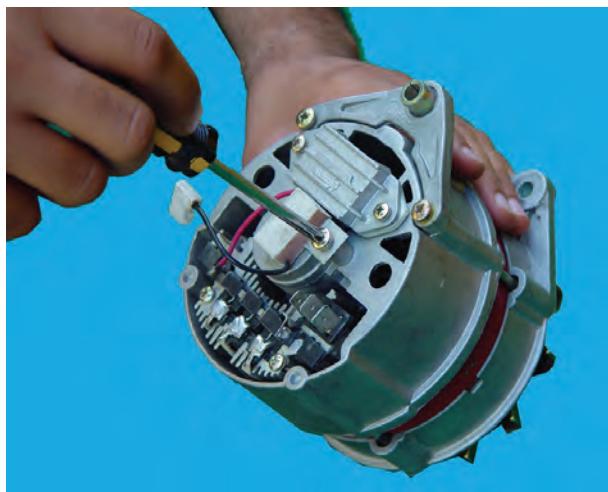


– به وسیله‌ی پیچ گوشتی پیچ پارازیت‌گیر را باز و آن را جدا کنید (شکل ۷-۵۳).

شکل ۷-۵۳ – باز کردن پارازیت‌گیر

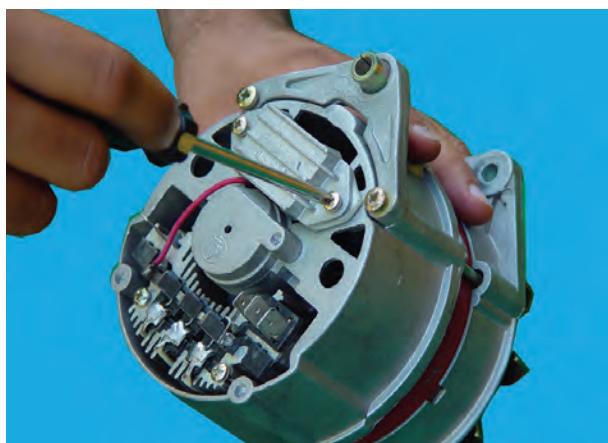


– به وسیله‌ی پیچ گوشتی دو عدد پیچ آفتابات را باز کنید (شکل ۷-۵۴-الف).

(الف)

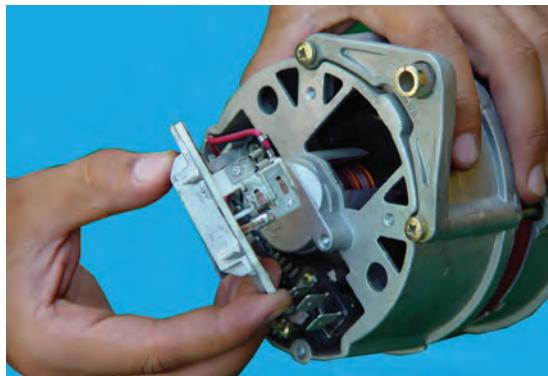


(ب)

شکل ۷-۵۴—باز کردن آفتابات ترازیستوری

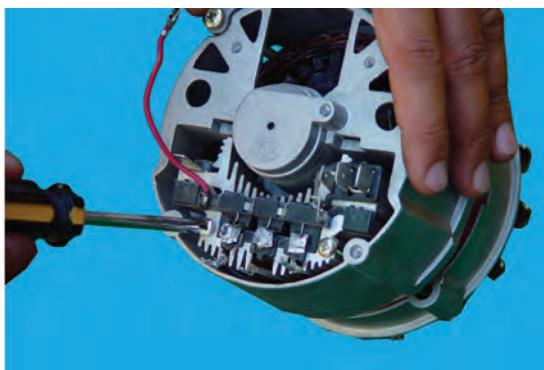


(الف)

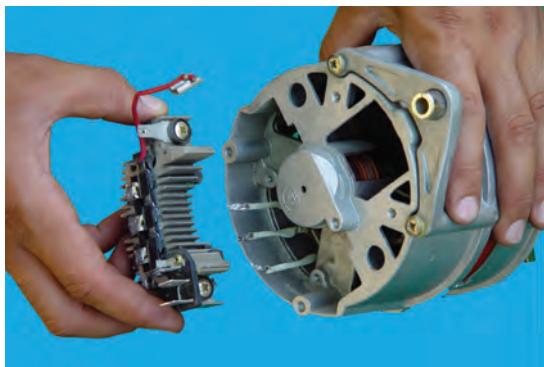

(ب)

شکل ۷-۵۵—باز کردن یک سوکنده ها

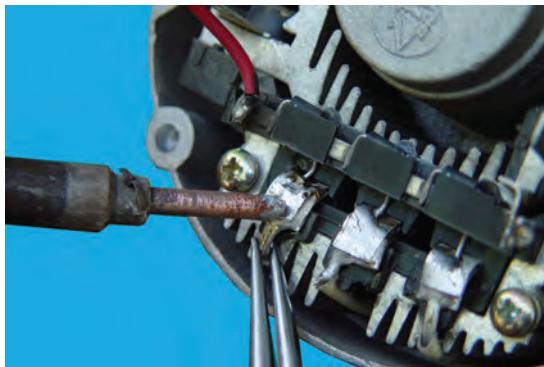

شکل ۷-۵۶— جدا کردن سیم های استاتور از یک سوکنده

— آفتابات را بیرون آورید. دقت کنید که زغال های متصل به آفتابات، هنگام بیرون آوردن، آسیب نمی‌یند (شکل ۷-۵۴-ب).

— به وسیلهٔ پیچ گوشته مناسب پیچ های نگهدارندهٔ صفحهٔ یک سوکنده ها را باز کنید (شکل ۷-۵۵-الف).

— صفحهٔ یک سوکنده ها را با احتیاط از محل خود خارج کنید (شکل ۷-۵۵-ب).


— به وسیلهٔ هویه، لحیم سیم های استاتور را ذوب کنید و سیم هارا از صفحهٔ یک سوکنده ها جدا سازید (شکل ۷-۵۶).



۱—واشر شش‌گوش ۲—واشر فنری ۳—مهره

شکل ۷-۵۷—بازکردن مهره‌ی پولی

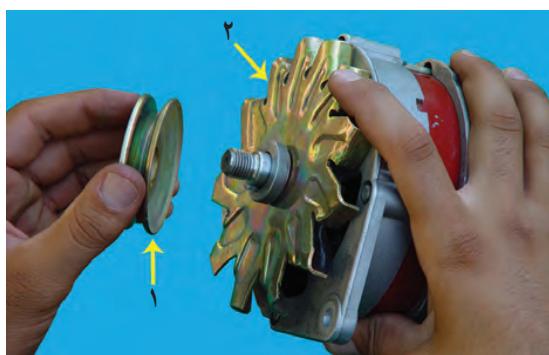— مهره‌ی پولی پروانه را باز کنید. برای بازکردن آن با آچار، واشر شش‌گوشه را نگه دارید و با آچار دیگری مهره را باز کنید (شکل ۷-۵۷).



۱—پولی ۲—واشر فاصله‌پرکن

شکل ۷-۵۸— جدا کردن پولی آلتريناتور

— پولی پروانه‌ی خنک کن و ملحقات آن را از روی محور روتور جدا کنید (شکل ۷-۵۸).



۱—پروانه ۲—واشر تکیه‌گاه پروانه

شکل ۷-۵۹— جدا کردن پروانه خنک کن

— پروانه را از روی شافت جدا کنید (شکل ۷-۵۹).



— به وسیله‌ی آچار مناسب چهار عدد پیچ روی بدنه‌ی آلتريناتور را باز کنید (شکل ۷-۶۰).

شکل ۷-۶۰

– دو قسمت بدنه‌ی آلتراتور را از یکدیگر جدا کنید (شکل ۷-۶۱).



شکل ۷-۶۱ – جدا کردن درپوش‌های آلتراتور

– استاتور را از درپوش جلویی آلتراتور جدا کنید (شکل ۷-۶۲).



شکل ۷-۶۲ – جدا کردن استاتور

– بهوسیله‌ی چکش پلاستیکی یا پرس، روتور را از درپوش جلویی آن خارج کنید (شکل ۷-۶۳).



شکل ۷-۶۳ – بیرون آوردن روتور از درپوش

توجه: برای بیرون آوردن روتور از چکش فلزی استفاده نکنید زیرا دندوهای سر شافت در اثر نیروی وارد شده تغییر حالت می‌دهند و مهره‌ی روی شافت بسته نمی‌شود.


در شکل ۷-۶۴، درپوش و روتور جدا شده از هم دیده می شود.



شکل ۷-۶۴



(الف)

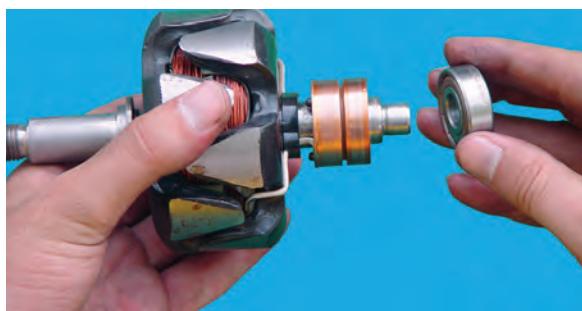

(ب)

شکل ۷-۶۵ – بیرون آوردن بلبرینگ روتور

بلبرینگ روتور را به وسیله‌ی بلبرینگ کش از روی روتور بیرون آورید. برای این کار، ابتدا بلبرینگ کش مناسب را انتخاب کنید. سپس، مطابق شکل ۷-۶۵-الف بلبرینگ را از محل خود خارج کنید.

بلبرینگ را از نظر لقی ساچمه‌ها یا ساییدگی، بررسی و آزمایش کنید (شکل ۷-۶۵-ب).




شکل ۷-۶۶ – جدا کردن سیم‌های روتور از کلکتور

حلقه‌ها (کلکتور) را بررسی و در صورت نیاز به تعویض، به وسیله‌ی هویه، سیم‌های روتور را جدا کنید (شکل ۷-۶۶).



– به وسیلهٔ پیچ‌گوشتی چهارسو، پیچ‌های درپوش بلبرینگ جلویی روتور را باز کنید و نگهدارندهٔ بلبرینگ را خارج سازید (شکل ۷-۶۷).

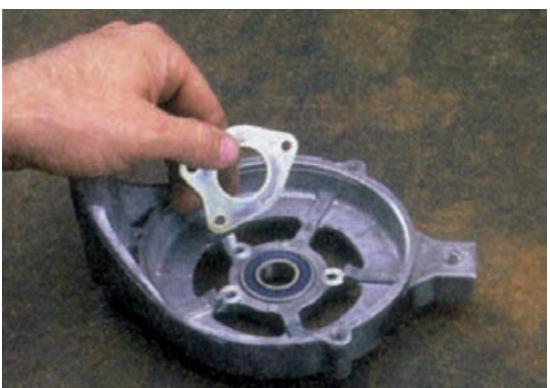شکل ۷-۶۷ – باز کردن پیچ‌های نگهدارندهٔ بلبرینگ



– خارج کردن نگهدارندهٔ بلبرینگ در یک نوع آلت‌رناتور خودرو، در شکل ۷-۶۸، دیده می‌شود.

شکل ۷-۶۸ – درآوردن نگهدارندهٔ بلبرینگ



– با استفاده از ضربات ملايم یک چکش روی آچار بوكس، به اندازهٔ بلبرینگ از خارج درپوش، بلبرینگ را خارج کنيد (شکل ۷-۶۹).


شکل ۷-۶۹ – بیرون آوردن بلبرینگ



– بلبرینگ را خارج کنيد (شکل ۷-۷۰). در بعضی از آلت‌رناتورها بلبرینگ به وسیلهٔ یک خارحلقه‌ای روی درپوش ثابت می‌شود. از این رو برای درآوردن بلبرینگ، ابتدا خارحلقه‌ای را خارج کنيد. با قرار دادن انگشت در قسمت داخلی بلبرینگ، آن را بچرخانيد. اگر احساس اصطکاک کردید بلبرینگ باید تعویض شود.

شکل ۷-۷۰ – خارج کردن بلبرینگ و آزمایش آن

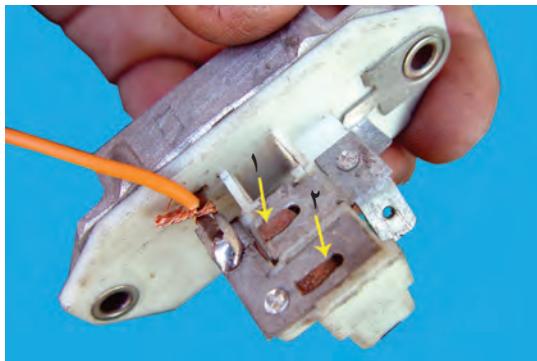آزمایش و عیب‌یابی آلترناتور: هنگامی که قدرت خروجی آلترناتور مناسب نباشد چراغ اخطار شارژ روشن می‌شود. توجه داشته باشید عددی که درجه‌ی شارژ جلوی داشبورد نشان می‌دهد از حالت شارژ عادی (۱۴ ولت) کم‌تر است.



الف - وصل کردن یک سیم به زغال منفی



ب - اتصال بدن کردن سیم متصل به زغال منفی

شکل ۷-۷۱



شکل ۷-۷۲ - اتصال ولتمتر بین ترمینال B و بدن

توجه: تغییرات شدت نور در سیستم روشنایی خودرو نشان‌دهنده‌ی عیب در سیستم شارژ است.

برای تشخیص محل عیب، مراحل زیر را به ترتیب انجام

دهید:


- ابتدا زغال منفی را اتصال بدن کنید (شکل ۷-۷۱).
- الف). در این حالت جریان روتور به وسیله‌ی آفتامات کنترل نمی‌شود. در صورتی که زغال منفی در دسترس باشد به سادگی می‌توان آن را به بدن اتصال داد (شکل ۷-۷۱-ب).
- با یک قطعه سیم، پایه‌ی زغال منفی را به اتصال بدن آفتامات وصل کنید. سپس، آفتامات را در محل خود بیندید.

- سیم متصل به آلترناتور (فیش بزرگ پشت آلترناتور، خروجی به استارتر) را جدا کنید تا بالا رفتن ولتاژ باعث سوختن مصرف کننده‌ها نشود. مطابق شکل ۷-۷۲، یک ولتمتر بین ترمینال آلترناتور و بدن بیندید.


با روشن کردن موتور در دور آرام، عقربه‌ی ولتمتر باید روی عددی بالاتر از ۱۵ ولت قرار بگیرد و نوسان نداشته باشد. در صورت پایین بودن یا نوسان داشتن ولتاژ خروجی، یکی از اجزای داخلی آلترناتور (روتور، استاتور، زغال‌ها و یا یک سوکننده‌ها) معیوب است و باید رفع عیب شود. با اتصال بدن کردن زغال منفی، ولتاژ بدون نوسان بیش از ۱۵ ولت نشانه‌ی سالم بودن اجزای آلترناتور و معیوب بودن آفتامات ترانزیستوری

توجه: سطح الکترولیت باتری را در فواصل معین بازدید کنید.


است. کم شدن بیش از حد آب باتری، بیشتر بر اثر بالا بودن ولتاژ خروجی آلترا ناتور و نشانه‌ی معیوب بودن آفتابات ترازیستوری و یا شل بودن اتصالات آن است.

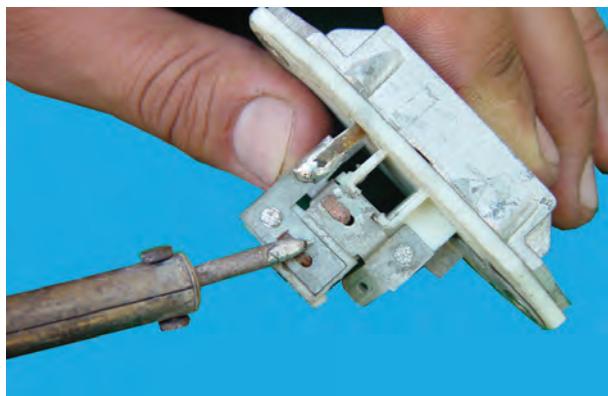

شکل ۷-۷۳ – تعویض زغال فرسوده

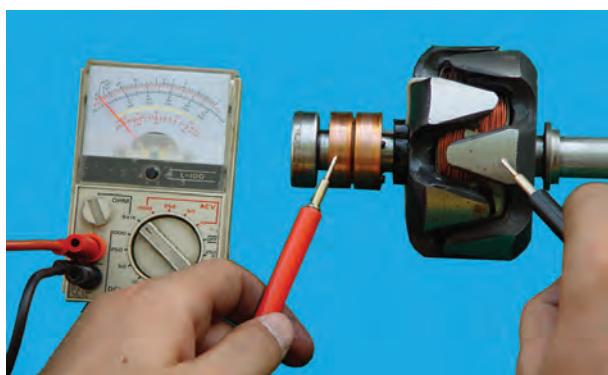

شکل ۷-۷۴ – آزمایش اتصال بدن سیم پیچ روتور

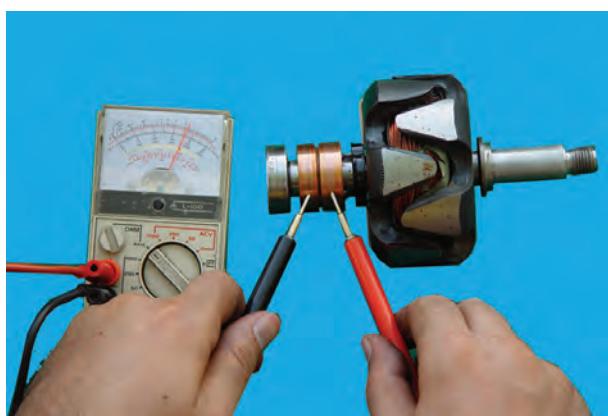

شکل ۷-۷۵ – آزمایش سالم بودن سیم پیچ روتور

قطعات اصلی آلترا ناتور عبارت‌اند از زغال‌ها، کلکتور، روتور، استاتور.


به شرح عیب‌یابی هریک از آن‌ها اقدام کنید:
زغال‌ها: طول زغال‌ها در اکثر آلترا ناتورها در حدود ۱۲ میلی‌متر است. در صورت کوتاه شدن زغال، جریان آرمیچر ضعیف و قدرت خروجی آلترا ناتور کم می‌شود. علاوه بر موارد فوق، بین زغال و کلکتور جرقه ایجاد می‌کند و سطح کلکتور را می‌سوزاند. برای تعویض زغال، به وسیله‌ی هویه، زغال کهنه را جدا و زغال نورا به جای آن لحیم کنید (شکل ۷-۷۳).

— کلکتور (حلقه‌ها): در صورت سوختگی و یا مشاهده‌ی خط روی کلکتور، سطح آن را با سنباده‌ی نرم تمیز و صاف کنید. در صورت خراب بودن بیش از حد سطوح کلکتور، آن را تعویض کنید.

— روتور: اتصال بدن نبودن سیم پیچ روتور، با اهم‌تر کنترل می‌شود (شکل ۷-۷۴). در صورت اتصال بدن نبودن، عقربه‌ی اهم‌تر تغییر وضعیت نمی‌دهد.

با اندازه‌گیری مقاومت سیم پیچ، پارگی و اتصال کوتاه نبودن سیم پیچ روتور را بررسی کنید (شکل ۷-۷۵). در صورت سالم بودن سیم پیچ، مقدار مقاومت باید در حدود $2/5$ تا $4/5$ اهم


باشد. اگر سیم پیچ، اتصال کوتاه شده باشد مقاومت کم تر می شود و اگر سیم پیچ، پاره شده باشد مقاومت بی نهایت می شود (شکل ۷-۷۵).

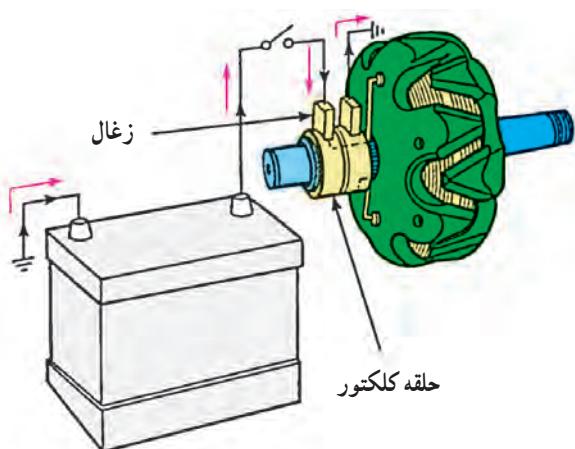

شکل ۷-۷۶ – عیب روتور با باتری

بنابراین، انحراف نداشتن عقربه‌ی اهم‌تر نشان دهنده قطع شدگی سیم‌پیچ‌های روتور است. اگر قطع شدگی در خارج از بوین باشد آن را تعمیر کنیز و اگر در داخل باشد چنگالی‌ها را با پرس از روی شافت درآورید. سپس، بوین را جدا و سیم‌ها را بررسی کنید.


– روش دیگر عیب‌یابی روتور به این طریق است که دوسر سیم‌پیچ حلقه‌های روتور (کلکتور) را به قطب‌های باتری وصل کنید (شکل ۷-۷۶).

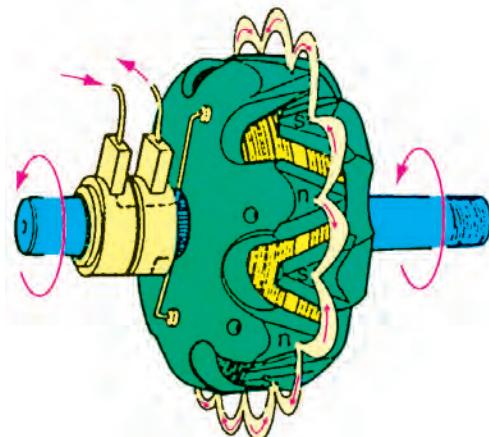

شکل ۷-۷۷ – ایجاد حوزه مغناطیسی در روتور

اگر روتور آهن‌ربا شده باشد و یک میله‌ی آهنی را جذب کند، سیم‌پیچ روتور سالم است، در غیر این صورت، سیم‌پیچ‌ها قطع شده است.

در شکل ۷-۷۷، ایجاد حوزه‌ی آهن‌ربایی (مغناطیسی) را در روتور ملاحظه می‌کنید.

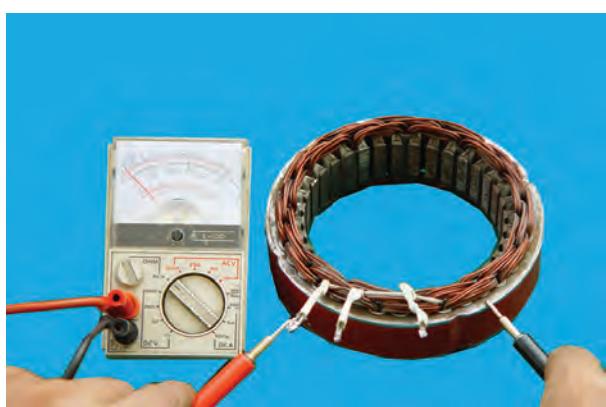


شکل ۷-۷۸ – آزمایش اتصال بدنی بودن سیم‌پیچ استاتور


– استاتور: به وسیله‌ی اهم‌تر، می‌توان آزمایش‌های زیر را روی استاتور اجرا کرد:

با قرار دادن سیم‌های اهم‌تر بین سیم استاتور و بدن، اتصال بدن نبودن سیم‌پیچ‌ها را آزمایش کنید (شکل ۷-۷۸).


عقبه‌ی اهم‌تر نباید تغییر وضعیت دهد. تغییر وضعیت به دقت بررسی و محل اتصال را پیدا کنید. پس از عایق‌بندی مجددآ آزمایش را تکرار کنید. اگر محل اتصال بدن مشخص نشد استاتور را تعویض کنید.

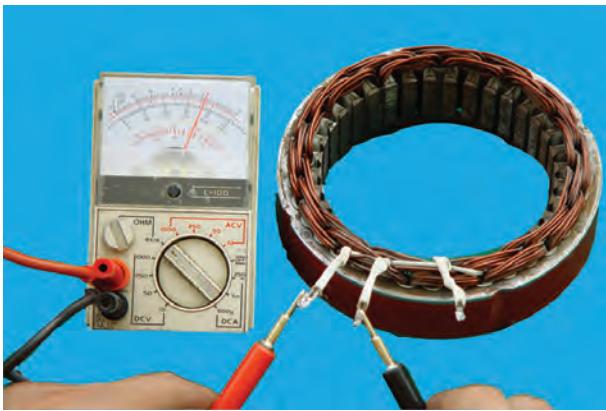

شکل ۷-۷۹ – آزمایش سالم بودن سیم پیچ استاتور

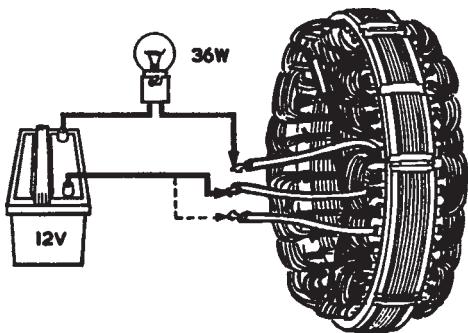

شکل ۷-۸۰ – آزمایش سیم پیچ استاتور با لامپ و باتری

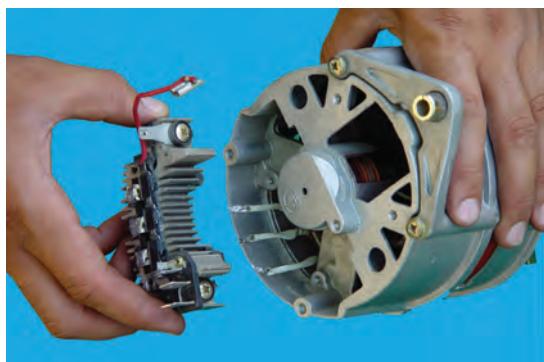

شکل ۷-۸۱ – مجموعه‌ی دیودها

— آزمایش سیم پیچ استاتور با اهم‌متر: دوسر سیم اهم‌متر را بین سیم‌های خروجی استاتور دو به دو متصل کنید. در این حالت عقره‌ی اهم‌متر باید منحرف شود یا تغییر وضعیت دهد. تغییر وضعیت ندادن عقره‌ی اهم‌متر نشانه‌ی قطع شدن سیم پیچ هاست. سرسیم‌ها را با دقت بررسی کنید. اگر محل قطع شدگی در بیرون مشاهده شود، محل قطعی را الحیم و عایق‌بندی کنید. آزمایش را تکرار کنید. اگر سیم پیچ از داخل قطع شده است یا الحیم کردن آن ممکن نباشد، استاتور را تعویض کنید (شکل ۷-۷۹).

— آزمایش استاتور بهوسیله‌ی لامپ و باتری:


— مطابق شکل ۷-۸۰، یک لامپ را بین باتری و استاتور سری کنید و هریک از سرسیم‌های استاتور را به قطب دیگر باتری متصل کنید. اگر لامپ روشن شود سیم پیچ استاتور قطع شدگی ندارد. ولتاژ لامپ آزمایش باید مطابق ولتاژ باتری باشد.

— دیودها: هرگاه دیودها سوخته باشند قدرت خروجی

آلترناتور پایین می‌آید و در شارژ باتری اشکال ایجاد می‌کند. در این صورت چراغ شارژ روشن می‌شود. برای آزمایش دیودها صفحه‌ی یک‌سوکنده‌ها را از محل خود و روی آلترناتور جدا و سپس به ترتیب زیر عمل کنید (شکل ۷-۸۱) :

سیم‌های مثبت و منفی اهم‌متر را بین سر و انتهای دیود قرار دهید و بار دیگر جای سیم‌ها را عوض کنید. عقره‌های در یک حالت باید حرکت کند و در حالت دیگر باید ثابت بمانند. اگر دیود معیوب باشد در هر دو حالت عقره‌های حرکت می‌کند و یا در هر دو حالت ثابت می‌مانند.

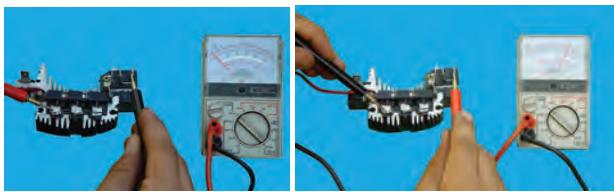در شکل ۷-۸۲، آزمایش دیودهای شارژ، دیودهای تحریک و دیودهای منفی را نشان می‌دهد. در صورت معیوب بودن دیودها مجموعه‌ی یک‌سوکنده‌ها را تعویض کنید. لازم است یادآوری شود که در بعضی از انواع یک‌سوکنده‌ها می‌توان دیودها را به طور جداگانه تعویض نمود.




(ب)

(الف)

آزمایش دیودهای شارژ

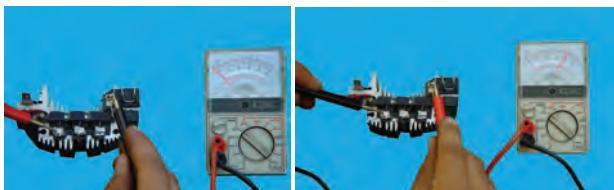شکل های ۷-۸۲ - الف - ب، نحوه‌ی آزمایش دیود
شارژ را نشان می‌دهد.



(د)

(ج)

آزمایش دیودهای تحریک

شکل های ۷-۸۲ - ج - د، نحوه‌ی آزمایش دیودهای
تحریک را نشان می‌دهد.




(و)

(ه)

آزمایش دیودهای منفی

شکل های ۷-۸۲ - ه - و، نحوه‌ی آزمایش دیودهای
منفی را نشان می‌دهد.


شکل ۷-۸۲ - آزمایش دیود با اهم‌متر

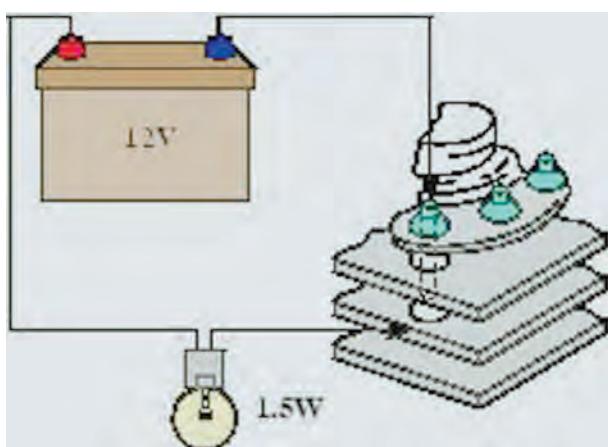

شکل ۷-۸۳ - آزمایش دیود با لامپ و باتری

آزمایش دیود با لامپ و باتری: هریک از دیودها را با
لامپ آزمایش به طور سری در مدار باتری قرار دهید و آزمایش
کنید. محل اتصال سیم‌ها به قطب‌های باتری را عوض کنید.
 فقط در یک حالت باید لامپ روشن شود. اگر در هر دو حالت
لامپ روشن شود یا خاموش بماند نشان‌دهنده‌ی معیوب بودن
دیود است که باید تعویض شود (شکل ۷-۸۳).

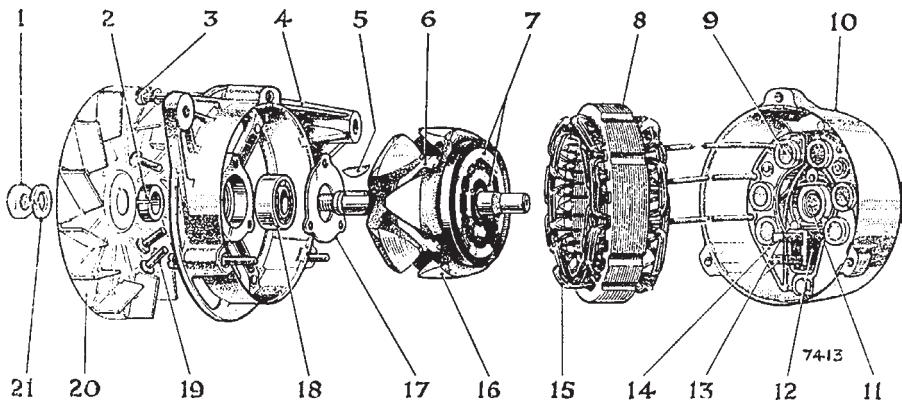جمع کردن قطعات آلترا ناتور: ترتیب جمع کردن قطعات
یا اجزای آلترا ناتور، عکس مراحل و عملیات باز کردن آن است
(شکل ۷-۸۴). هنگام جمع کردن قطعات موارد زیر را رعایت
کنید:



- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| ۱۵—سیم پیچ استاتور | ۸—مهره‌ی شافت |
| ۱۶—روتور | ۹—دیود |
| ۱۷—صفحه‌ی نگاهدارنده بلبرینگ | ۱۰—دربوش عقب |
| ۱۸—بلبرینگ جلو | ۱۱—بلند |
| ۱۹—نگاهدارنده‌ی صفحه‌ی بلبرینگ (پرج) | ۱۲— محل قرارگرفتن زغال |
| ۲۰—پروانه | ۱۳—زغالها |
| ۲۱—واشر فرنی | ۱۴—پایه‌ی دیود |
| | ۱۵—گوہ یا خار سیم پیچ |
| | ۱۶—روتور |
| | ۱۷—رنگ روتور |

شکل ۸۴-۷-۸۴-۷—اجزای آلتريناتور

— اگر روتور (۶) را از دربوش جلو (۴) جدا کرده‌اید هنگام سوار کردن، با استفاده از یک لوله که قطر تقریبی آن برابر محل بوش باشد، دربوش را روی شافت جابزند.

— پولی و پروانه (۲۰) را روی شافت سوار کنید. دقت کنید که واشر (۲۱) و خار شافت و پولی (۵) فراموش نشود و در شیار شافت قرار گیرد.


— دقت کنید که با توجه به علائم قبلی، که روی بدنه‌ی آلتريناتور زده‌اید، هنگام سوار کردن دربوش جلوی (۴) استاتور (۸) و دربوش عقب (۱۰) در یک امتداد در محل قبلی قرار گیرند.

— مهره‌ی روی پولی (۱) را به کمک آچار تورک متر، در حالی که دربوش جلو را در دهانه‌ی گیره بسته‌اید و با آچار دیگر شافت روتور را نگاه داشته‌اید، آن را به مقدار توصیه شده در راهنمای تعمیرات خودرو سفت کنید (شکل ۸۵-۷).


— پیچ‌های بلند اتصال دو دربوش جلو و عقب (۱۰ و ۱۰) آلتريناتور را بیندید.

— آفتمات و زغالها را در محل خود نصب کنید.


— اتصالات الکتریکی آلتريناتور را برقرار کنید.

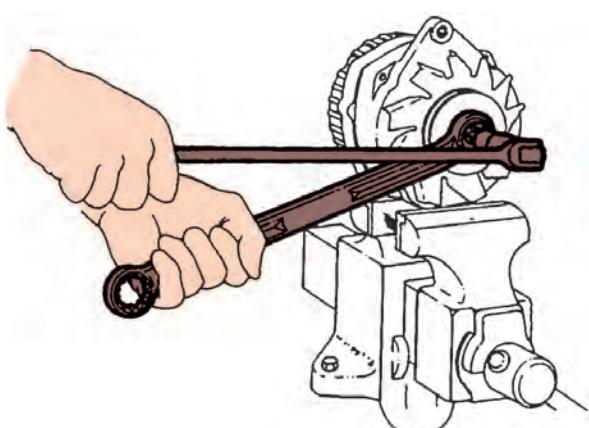

شکل ۸۵-۷—سفت کردن مهره روی پولی با تور کمتر

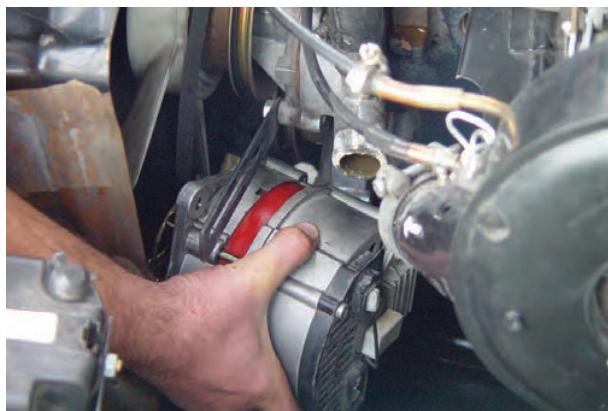

شکل ۷-۸۶- نصب آلتريناتور

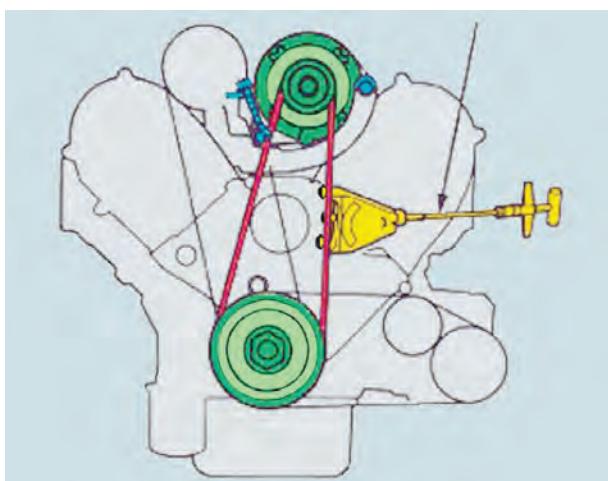

شکل ۷-۸۷- نحوه اندازه‌گیری مقدار خلاصی تسمه پروانه



شکل ۷-۸۸- دستگاه اندازه‌گیر کشش تسمه

- آلتريناتور را روی پایه‌های بدنه‌ی موتور بیندید (شکل ۷-۸۶). برای تنظیم خلاصی تسمه پروانه به ترتیب زیر عمل کنید :
- دستگاه اندازه‌گیر کشش تسمه پروانه را روی تسمه قرار دهید، به نحوی که تسمه در داخل فک‌های دستگاه قرار گیرد.

- اهرم دستگاه را به سمت داخل فشار دهید و مقدار انحراف عقربه‌ی دستگاه را یادداشت کنید و آن را با مقدار توصیه شده در راهنمای تعمیرات خودرو مقایسه کنید. در شکل ۷-۸۷، نحوه‌ی اندازه‌گیری و تنظیم خلاصی تسمه پروانه به‌وسیله‌ی دستگاه کشش تسمه نشان داده شده است.


دستگاه‌های اندازه‌گیر مقدار کشش تسمه، در انواع مکانیکی و دیجیتالی، طراحی و ساخته شده است. این دستگاه، بر مبنای مقدار نیروی اعمال شده به اهرم آن، مقدار کشش تسمه را اندازه‌گیری می‌کند و نشان می‌دهد. در شکل ۷-۸۸، یک نوع از دستگاه‌های مکانیکی کشش تسمه دیده می‌شود. در صورتی که دستگاه اندازه‌گیر کشش تسمه در اختیار نداشته باشد، آلتريناتور را در روی کشویی تنظیم، در جهت مخالف پولی الکتروموتور تا آن مقدار عقب بکشید که وقتی با انگشت دست به وسط تسمه پروانه نیرو وارد می‌کنید جایه‌جایی تسمه نسبت به حالت اول



شکل ۷-۸۹— اندازه‌گیری خلاصی تسمه پروانه



شکل ۷-۹۰— بررسی شارژ آلترناتور با نشان دهنده روی پانل جلوی راننده

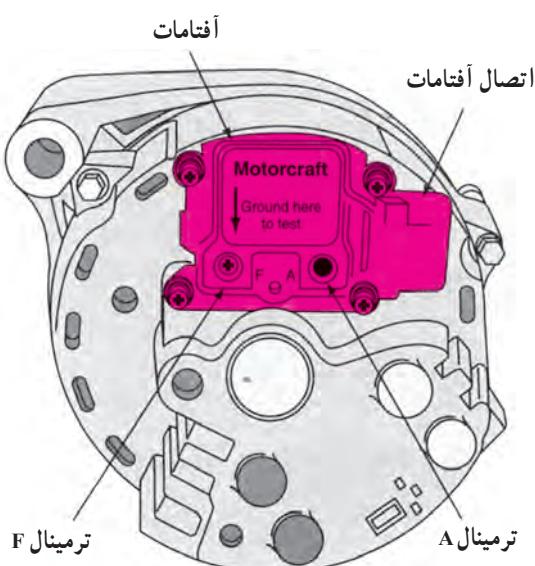


شکل ۷-۹۱— آفتابات الکترونیکی


خود حدود ۱۵ میلی متر تغییر مکان باید. در شکل ۷-۸۹، روش اندازه‌گیری و آزمایش خلاصی تسمه پروانه به روش استفاده از نیروی دست نشان داده شده است.

— خودرو را روشن کنید. سپس، بهوسیله‌ی نشان دهنده‌ی جلو داشبورد (آمپر شارژ) یا چراغ شارژ، از صحت کار آلترناتور اطمینان حاصل کنید (شکل ۷-۹۰).

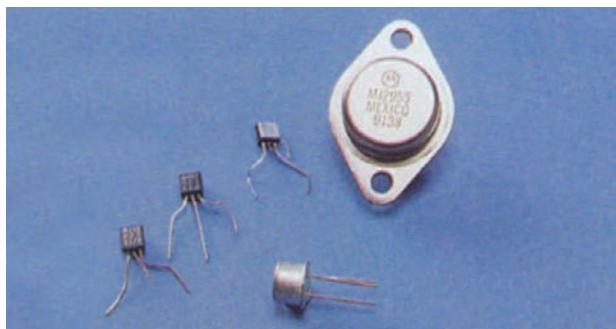۷-۹۱°— آفتابات‌های الکترونیکی (ترانزیستوری)
در خودروهای نسل جدید به جای آفتابات‌های بوینن دار از آفتابات‌های الکترونیکی (ترانزیستوری) استفاده می‌شود (شکل ۷-۹۱).




(الف)

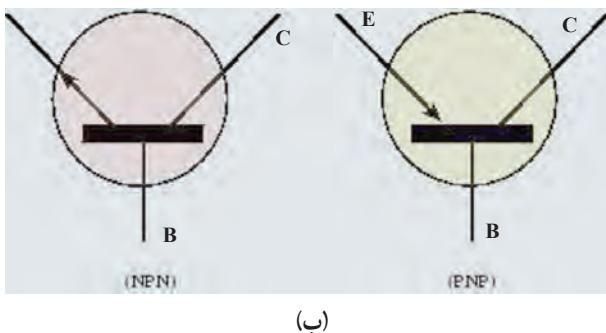

(ب)

شکل ۷-۹۲— ترانزیستور و علایم اختصاری آن

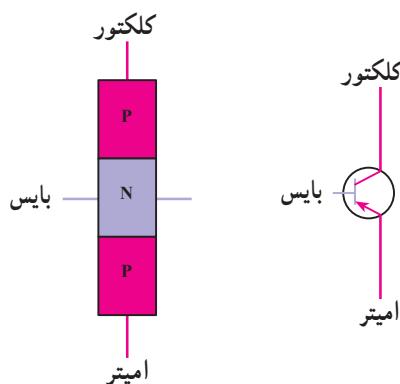

شکل ۷-۹۳— ترانزیستور NPN


ترانزیستور: از ترانزیستورها به عنوان سوئیچ و رله در مدارهای الکترونیکی استفاده می‌شود. وظیفه‌ی ترانزیستور قطع و وصل مدار است. به زبان دیگر ترانزیستور یک سوئیچ کنترل موقعیت ولتاژ است. ترانزیستورها در حقیقت شبیه یک دیود با یک پایه‌ی اضافی است.

شکل ۷-۹۳-الف، دو نوع ترانزیستور را در اندازه‌ها و انواع مختلف نشان می‌دهد.


در شکل ۷-۹۲-ب، تصاویر شماتیک دو نوع ترانزیستور NPN و PNP دیده می‌شود.

ترانزیستور از بهم پیوستن سه لایه‌ی کریستالی به دو صورت PNP و NPN ساخته می‌شود. شکل ۷-۹۳، ترانزیستور نوع PNP را نشان می‌دهد.
لایه‌های ترانزیستور عبارت‌اند از:
— لایه‌ی اول امیتر (Emitter) یا منتشر کننده.
— لایه‌ی دوم پایه یا باس (Base) یا کنترل کننده
مدار، که مدار را قطع و وصل می‌کند.

— لایه‌ی سوم کلکتور (Collector) یا جمع کننده.
هر لایه‌ی ترانزیستور دارای یک پایه‌ی اتصال است که توسط این پایه‌ها به مدار الکترونیکی یا الکتریکی متصل می‌شود.
ترانزیستور نوع NPN در شکل ۷-۹۴ دیده می‌شود.

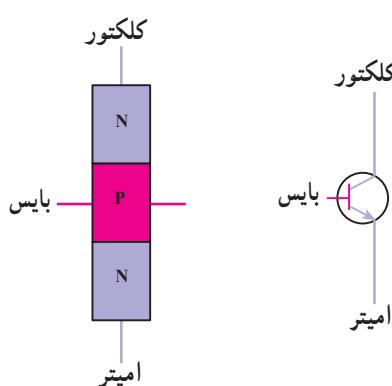


شکل ۷-۹۴— ترانزیستور NPN

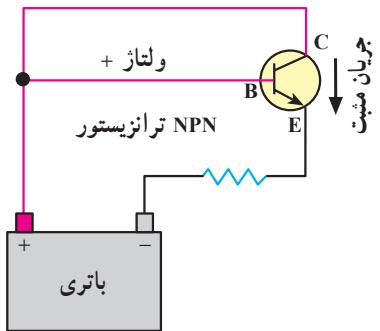


در مدار شکل ۷-۹۵، هنگامی که ولتاژ مثبت باتری به پایه‌ی (B) ترانزیستور NPN می‌رسد، مسیر عبور جریان از کلکتور (C) به امیتر (E) برقرار می‌شود. با تغییر ولتاژ ورودی به پایه‌ی (B) ترانزیستور ولتاژ امیتر و کلکتور نیز تغییر می‌کند. این عمل به وسیله‌ی مقاومت متغیر موجود در مدار اتفاق می‌افتد.

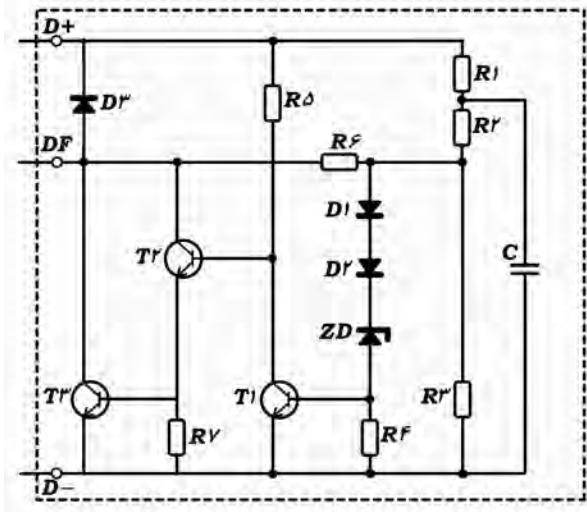شکل ۷-۹۵ – مسیر عبور جریان از کلکتور به امیتر




۱۰-۷-۱ – مراحل کار آفتامات ترانزیستوری:
شکل ۷-۹۶، مدار داخلی یک نوع آفتامات ترانزیستوری نصب شده روی آلترناتور را نشان می‌دهد.

شکل ۷-۹۶ – مدار داخلی آفتامات ترانزیستوری

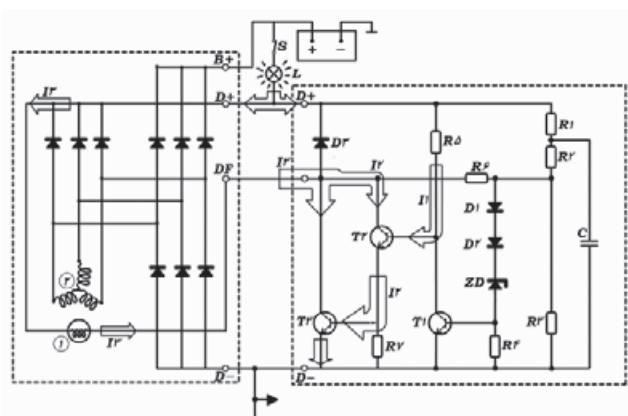

شکل ۷-۹۷ – آفتامات ترانزیستوری در حالت تحریک اولیه

الف) تحریک اولیه: در حالتی که سوئیچ، باز و موتور، خاموش است جریان، مطابق شکل ۷-۹۷، از طریق لامپ اخطار شارژ به سیم پیچ روتور می‌رسد و به کلکتور ترانزیستورها وصل می‌شود. از طرف دیگر، بخشی از جریان، از مقاومت به بایس ترانزیستور داده می‌شود. درنتیجه عبور جریان از کلکتور به امیتر اتفاق می‌افتد. این جریان، با عبور از بایس، آن‌ها را هادی می‌کند و جریان روتور به طور کامل به بدنه وصل می‌شود. این جریان، روتور را مغناطیس می‌کند.

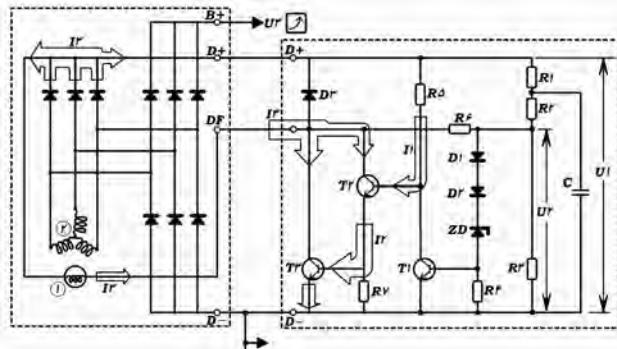


شکل ۷-۹۸ – آفتمات ترانزیستوری در حالت تحریک اولیه

ب) تولید جریان در استاتور و تحریک ثانویه: با روشن شدن موئور، روتور که مغناطیس شده است شروع به چرخش می‌کند. در این حالت در سیم پیچ استاتور، جریان القا می‌شود. بخشی از این جریان، از طریق دیودهای شارژ، پس از یکسو شدن، برای مصرف به اتوماتیک استارتر داده می‌شود (شکل ۷-۹۸).

بخش دیگری از جریان، توسط دیودهای تحریک یکسو می‌شود. این جریان با عبور از روتور، توسط ترانزیستور (که هادی شده است) به بدنه وصل می‌شود. در ضمن با اتصال جریان آفتمات، جریان لامپ اخطار شارژ قطع و لامپ خاموش می‌شود. این جریان از طریق مقاومت R_5 همچنان به بایس ترانزیستور داده می‌شود و بایس را تحریک می‌کند.

ج) کنترل ولتاژ و تنظیم جریان: همان‌طور که قبل اشاره شد، خروجی آلترا ناتور باید در حدود ۱۴ ولت ثابت بماند. مطابق شکل ۷-۹۹، هنگامی که ولتاژ از ۱۴ ولت بالاتر رود، دیود زنر جریان را در جهت مخالف عبور می‌دهد. درنتیجه، بایس ترانزیستور تحریک شده و ترانزیستور هادی می‌شود. در این حالت، جریان عبوری، اتصال بدنه شده و تحریک ترانزیستور قطع می‌شود. به این ترتیب، ترانزیستور از کار می‌افتد و جریان قطع می‌شود. با قطع جریان روتور، جریان القایی در استاتور ضعیف می‌شود. در این زمان با کم شدن ولتاژ، دیود زنر نیز غیرفعال شده و جریان مخالف را عبور نمی‌دهد. با قطع شدن جریان بایس، این ترانزیستور از کار می‌افتد. درنتیجه، جریان بایس برقرار شده و ترانزیستور جریان روتور را عبور می‌دهد. این مراحل با سرعت بسیار زیاد تکرار می‌شود، به‌طوری که تغییر ولتاژ به حدود 14 ± 2 ولت می‌رسد.

لازم است یادآوری شود که در زمان قطع جریان روتور، یک جریان خودالقا در آن به وجود می‌آید. این جریان، همان‌طور که در شکل ۷-۹۹ ملاحظه می‌شود، از طریق دیود مستهلک می‌شود.

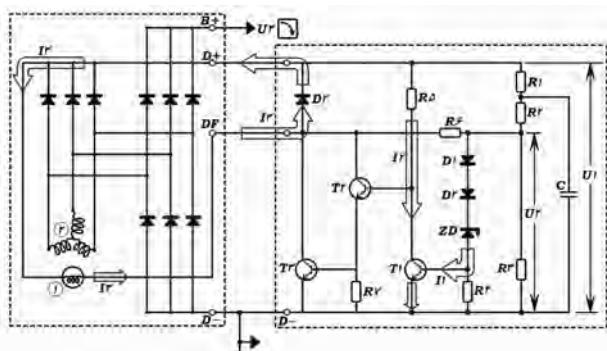

شکل ۷-۹۹ – آفتمات ترانزیستوری در حالت کنترل ولتاژ (ولتاژ بالاتر از ۱۴ ولت است)

۷-۱۱-بررسی و آزمایش آفتمات ترانزیستوری قبل از بررسی و آزمایش آفتمات ترانزیستوری

دستورالعمل کارخانه‌ی سازنده را مطالعه و موارد توصیه شده را به کار بیندید.

در بررسی و آزمایش آفاتامات ترانزیستوری، موارد زیر را رعایت کنید :

– آفاتامات ترانزیستوری باید روی آلترناتور و در مدار شارژ بررسی و آزمایش شود.

– باتری کاملاً شارژ باشد. در صورت نیاز، باتری خودرو را شارژ یا تعویض کنید.

– خلاصی تسمه پروانه را بررسی و در صورت نیاز تنظیم کنید.

– دقت کنید که اتصالات آفاتامات در محل خود محکم باشند.

چنان‌چه خودرو مجهز به ولت‌متر است با استفاده از آن و در غیر این صورت با استفاده از مولتی‌متر به ترتیب زیر آفاتامات را آزمایش کنید :

– موتور را روشن کنید. اجازه دهید، طبق زمان توصیه شده در کاتالوگ خودرو، در دور آرام کار کند (شکل ۷-۱۰۰).

– چراغ‌های کوچک سیستم روشنایی را روشن کنید.

– سلکتور مولتی‌متر را برای اندازه‌گیری ولت تنظیم کنید.

– دو سر سیم ولت‌متر را به قطب‌های باتری متصل کنید. (سیم قرمز رنگ به ترمینال مثبت و سیم سیاه رنگ به ترمینال منفی باتری).

– دور موتور را افزایش دهید تا آلترناتور ۳۰۰۰ RPM یا موتور ۱۶۰۰ RPM گردش کند (مقادیر را طبق توصیه کارخانه‌ی سازنده انتخاب کنید) (شکل ۷-۱۰۱).

– در این وضعیت به صفحه‌ی نمایش ولت‌متر توجه کنید انحراف عقره‌ی ولت‌متر باید در محدوده $\frac{13}{9}$ – $\frac{14}{3}$ ولت باشد (شکل ۷-۱۰۲).

– انحراف عقره‌ی ولت‌متر در محدوده‌ی مجاز، نباید با تغییر دور موتور ثابت بماند.

– هرگاه انحراف عقره‌ی ولت‌متر، به طور ثابت در محدوده‌ی ولتاژ باتری یا کمتر از آن قرار گیرد، آفاتامات معیوب است و باید تعویض شود.



شکل ۷-۱۰۰-۷- حالت دور آرام موتور




شکل ۷-۱۰۱-۷- افزایش دور موتور برای آزمایش



شکل ۷-۱۰۲-۷- اندازه‌گیری ولتاژ شارژ

آزمون پایانی (۷)

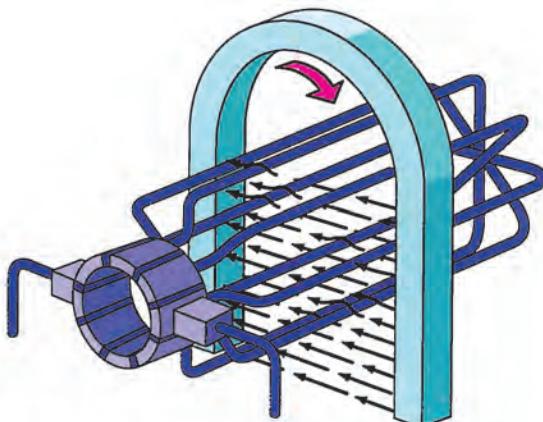۱- اصول کار مولد جریان الکتریکی را توضیح دهید.



۲- اجزای آلترا ناتور را توضیح دهید.

۳- مزایای آلترا ناتور را نسبت به دینام توضیح دهید.



۴- اصول کار آلترا ناتور را توضیح دهید.


۵- در شکل مقابل، چه کاری در حال اجراست؟ توضیح دهید.




۶- آزمایش شکل مقابل را توضیح دهید.



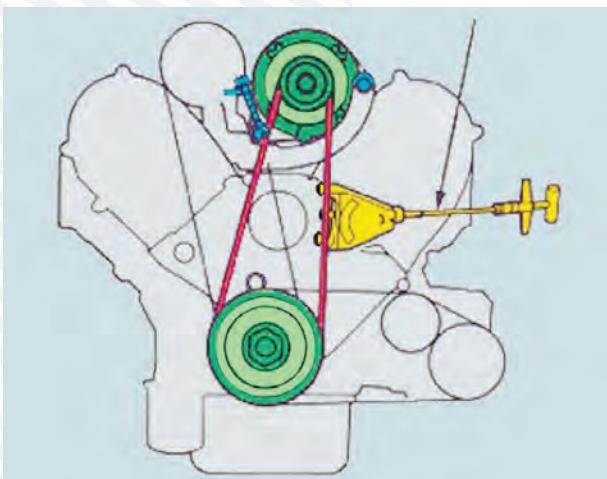۷- نحوه تنظیم خلاصی سسمه پروانه را توضیح دهید.



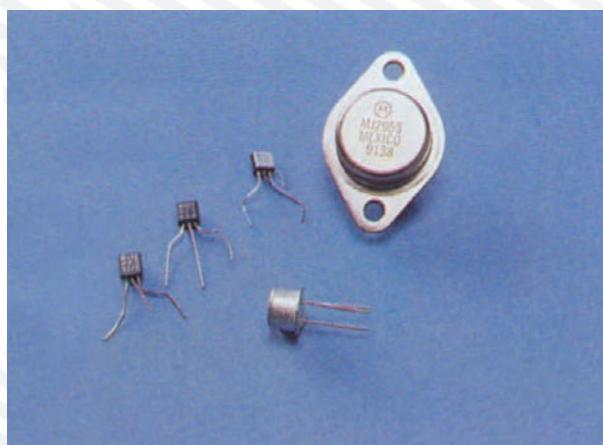۸- ترانزیستور را توضیح دهید و لایه‌های تشکیل‌دهنده‌ی آن را نام بیرید.



واحد کار هشتم

توانایی پیاده و سوار کردن، آزمایش، تعویض قطعات و سیم کشی مدار راه انداز موتور (استارت) خودروها

هدف کلی

پیاده و سوار کردن، آزمایش و تعویض قطعات و سیم کشی مدار راه انداز موتور خودرو

هدف‌های رفتاری : فرآگیرنده پس از آموزش این واحد کار قادر خواهد بود :

- ۱- وظیفه و اصول کار موتور استارتر را توضیح دهد.
- ۲- ساختمان و طرز کار موتور استارتر را توضیح دهد.
- ۳- موتور استارتر را پیاده و سوار کند.
- ۴- موتور استارتر را آزمایش کنید.
- ۵- قطعات موتور استارتر را تفکیک کند.
- ۶- اتوماتیک موتور استارتر را توضیح دهد.
- ۷- اتوماتیک موتور استارتر را آزمایش و تعویض کند.
- ۸- مدار الکتریکی استارتر را سیم کشی کند.

ساعات آموزش

جمع	عملی	نظری
۲۴	۲۰	۴

پیشآزمون (۸)

۱- در گذشته برای روشن کردن موتور از چه وسیله‌ای استفاده می‌شد؟

۲- استارتر یک موتور است.


الف - مکانیکی ب - الکتریکی ج - هیدرولیکی
د - نیوماتیکی

۳- کدام وسیله‌ی الکتریکی در خودرو بیشترین آمپر مصرفی را دارد؟

الف - چراغ‌های جلو ب - برف‌پاک کن ج - استارتر
د - پنکه‌ی بخاری

۴- در شکل مقابل استارتر با کدام شماره مشخص شده است؟

الف - ۱ ب - ۲ ج - ۳

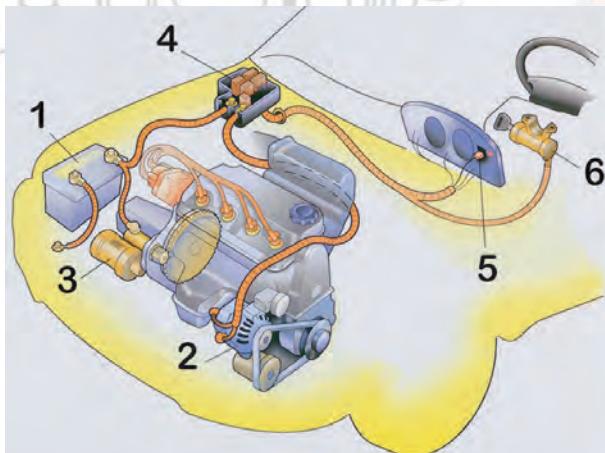

۵- برای گردش اولیه‌ی موتور، دنده‌ی استارتر با درگیر می‌شود.

الف - دنده‌ی فلاپویل ب - دنده‌ی میل لنگ ج - دنده‌ی میل سوپاپ د - دنده‌ی اویل پمپ

۶- شکل زیر روش را نشان می‌دهد.



الف - آزمایش استاتور استارتر


ب - آزاد کردن دنده استارتر

ج - آزمایش آرمیچر استارتر

د - باز کردن استارتر

۷- شکل رو به رو، در گیری دنده فلاکویل با را نشان می‌دهد.

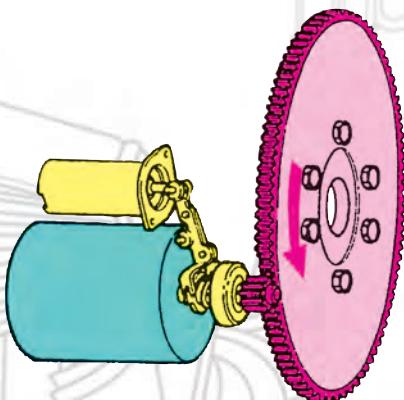- الف - دنده‌ی دینام
- ب - دنده‌ی استارتر
- ج - دنده‌ی میل لنگ
- د - دنده‌ی موتور کولر




۸- در موتور استارتر، انرژی به انرژی تبدیل می‌شود.

- الف - الکتریکی - مکانیکی
- ب - مکانیکی - الکتریکی
- ج - هیدرولیکی - مکانیکی
- د - مکانیکی - هیدرولیکی

۹- چرا استارتر زدن‌های پیاپی باعث تخلیه‌ی (دشوارز) سریع باتری خودرو می‌شود؟

۱۰- آزمایش شکل مقابل را توضیح دهید.



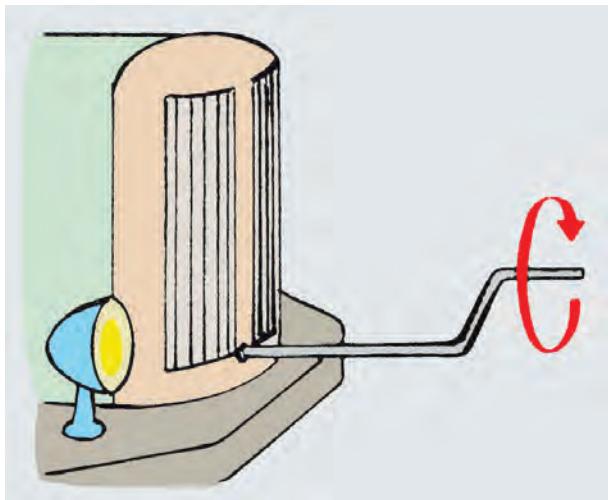

شکل ۱-۸


۱-۸- ساختمان و اصول کار موتور استارت-تر

در خودروهای اولیه برای روشن کردن موتور از هندل استفاده می شد (شکل ۱-۸).




شکل ۲-۸- موتور استارت-تر

امروزه از یک موتور الکتریکی، که انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کند (به نام موتور استارت-تر یا راه انداز موتور)، استفاده می شود (شکل ۲-۸).

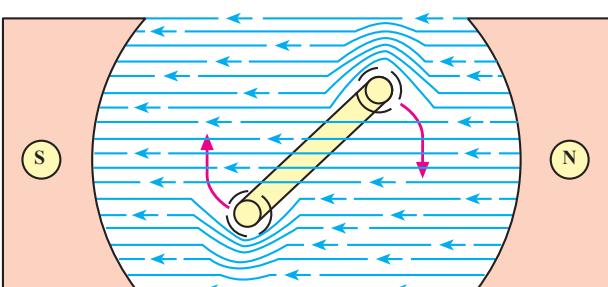


شکل ۳-۸- گردش هادی (رسانا) در جهت حوزه ضعیفتر مغناطیس

همان طور که در خواص مغناطیس اشاره شد، میدان های هم نام مغناطیسی یکدیگر را دفع می کنند. در اطراف سیم حامل جریان الکتریکی نیز میدان مغناطیسی به وجود می آید. حال اگر این سیم هادی و حامل جریان را طوری در میدان مغناطیسی قرار دهیم که قطب های هم نام مقابله یکدیگر قرار گیرند، یک نیروی دافعه از طرف آهنربا به سیم حامل جریان وارد می شود (شکل ۳-۸).

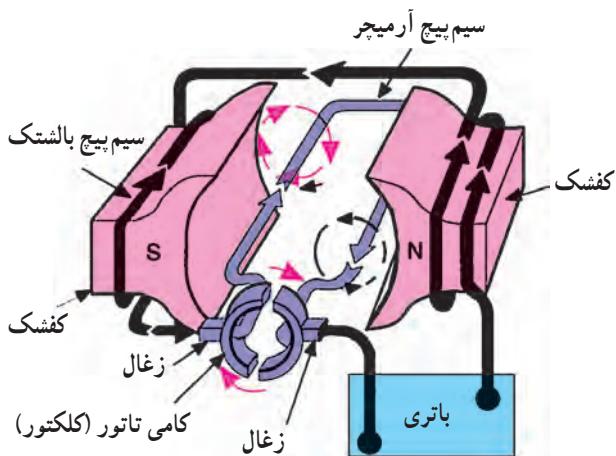

شکل ۸-۴ - ساختمان ساده یک موتور الکتریکی جریان مستقیم

از این خاصیت در ساخت موتورهای الکتریکی استفاده می‌شود. شکل ۸-۴، یک موتور ساده DC را نشان می‌دهد.

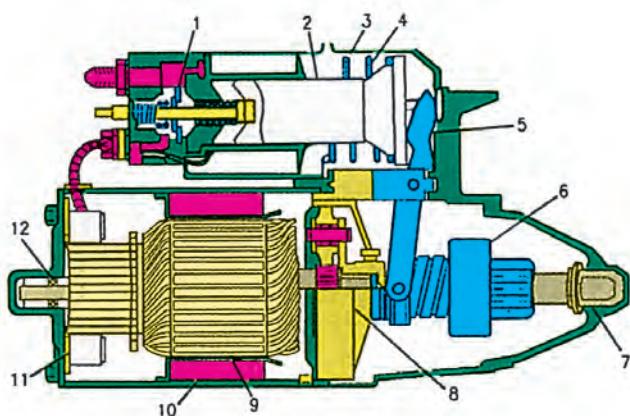


شکل ۸-۵ - موتور استارتر

در شکل ۸-۵، برش خورده‌ی قطعات موتور استارتر نشان داده شده است.


- ۱ - پلاتین رله
- ۲ - میله یا پلانجر
- ۳ - سولونویید یا رله
- ۴ - فنر برگشت‌دهنده
- ۵ - اهرم یا دوشاخه
- ۶ - کلاچ یا مجموعه‌ی محرک
- ۷ - بوش
- ۸ - مجموعه‌ی دندی کاهش دور
- ۹ - آرمیچر
- ۱۰ - بالشتک مغناطیس دائمی
- ۱۱ - زغال
- ۱۲ - بلبرینگ

وقتی از سیم پیچ بالشتک‌های استارتر، جریان الکتریکی عبور کند هسته‌ی آهنی بالشتک‌ها مغناطیس می‌شود. هم‌چنین، زمانی که از سیم پیچ‌های آرمیچر جریان عبور کند آرمیچر نیز مغناطیس می‌شود. حال اگر قطب‌های مغناطیس هم‌نام آرمیچر و بالشتک‌ها مقابل هم قرار گیرند یکدیگر را دفع می‌کنند. این نیروی دافعه باعث چرخش آرمیچر استارتر می‌شود. شکل

۸-۶ اجزای یک نوع موتور استارتر و نحوهی قرارگرفتن آنها را نشان می‌دهد.

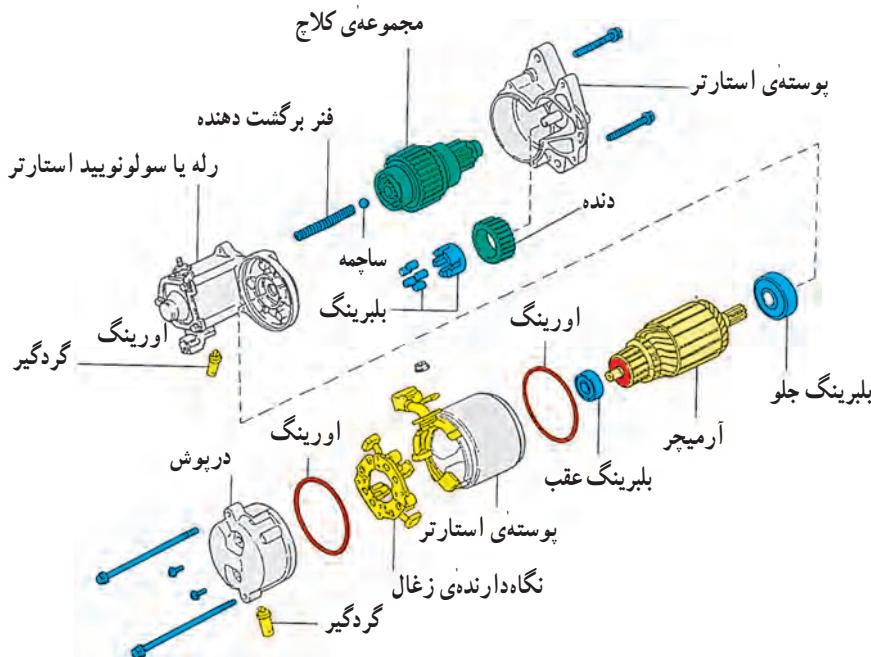

شکل ۸-۶

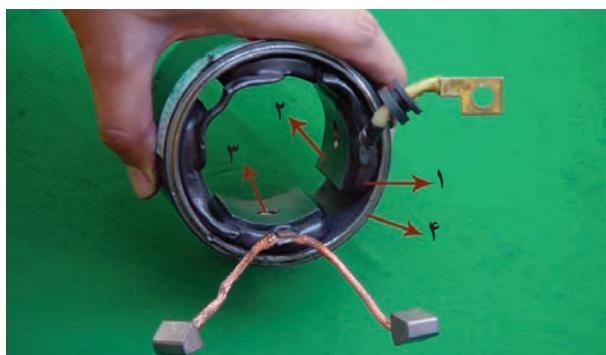


۱—سیم پیچ بالشتک‌ها
۲—هسته‌ی بالشتک‌ها
۳—پیچ اتصال بالشتک به بدنه
۴—بدنه‌ی پوسته‌ی استارتر

شکل ۸-۷—بالشتک‌ها و پوسته‌ی استارتر

۸-۸—ساختمان موتور استارتر


۸-۸-۱—بدنه‌ی پوسته‌ی موتور استارتر: پوسته‌ی موتور استارتر مانند پوسته‌ی دینام است. بالشتک‌ها روی آن نصب می‌شوند (شکل ۸-۷).

۸-۸-۲—بالشتک‌ها: بالشتک‌های موتور استارتر از نظر شکل ظاهری مانند بالشتک‌های دینام‌اند (شکل ۸-۷). نیروی مکانیکی لازم برای گردش موتور تقریباً معادل ۲ اسب بخار یا برابر 25° تا 50° آمپر است، از این نظر، جهت انتقال جریان باید از سیم‌های ضخیم استفاده شود.

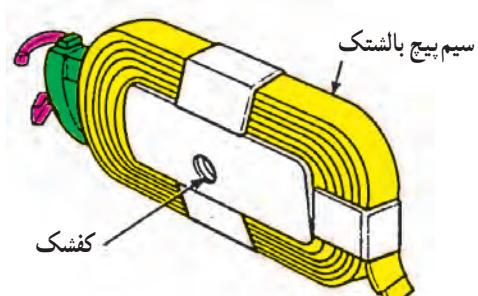


شکل ۸-۸—سیم پیچ بالشتک


سیم پیچ بالشتک‌های استارتر ضخیم و تسمه مانند با تعداد دور کم است (شکل ۸-۸). در بعضی از استارترها هسته‌ی بالشتک‌ها به وسیله‌ی پیچ به بدنه بسته می‌شود. در بعضی دیگر بالشتک‌ها به بدنه پیچ می‌شوند و قابل بازکردن نیستند.

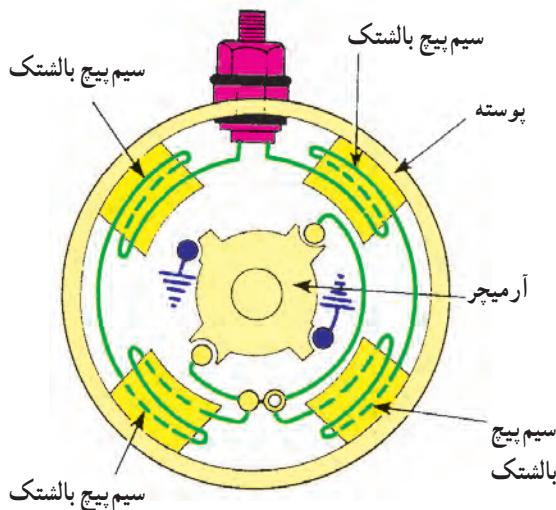

شکل ۸-۹ – استارتر با چهار بالشتک

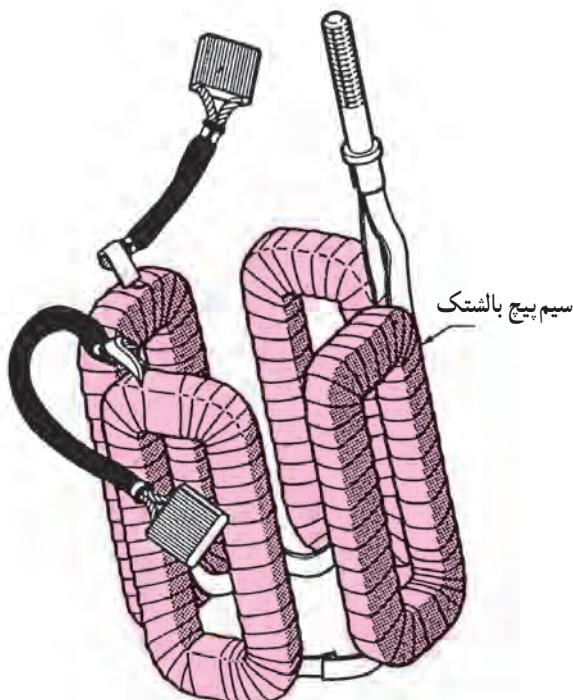


شکل ۸-۱۰ – چهار بالشتک استارتر

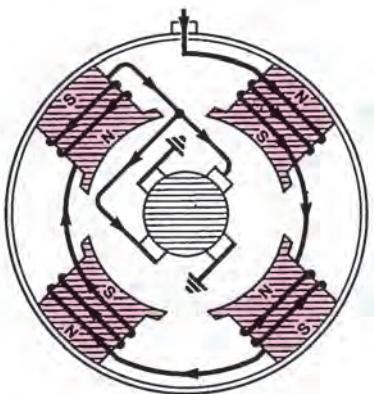


شکل ۸-۱۱ – استارتر با چهار بالشتک

اکثر استارترها دارای چهار بالشتک‌اند (شکل ۸-۹). نوع پرقدرت آن‌ها دارای ۶ بالشتک است. سیم پیچ بالشتک‌ها دو به دو با سیم پیچ آرمیچر به طور سری قرار می‌گیرند. در شکل ۸-۹، استارتر نوع چهار بالشتکی نشان داده شده است. جریان الکتریکی با عبور از بالشتک‌ها و آرمیچر، میدان مغناطیسی قوی‌تری ایجاد می‌کند. در نتیجه، نیروی چرخشی استارتر افزایش می‌یابد.

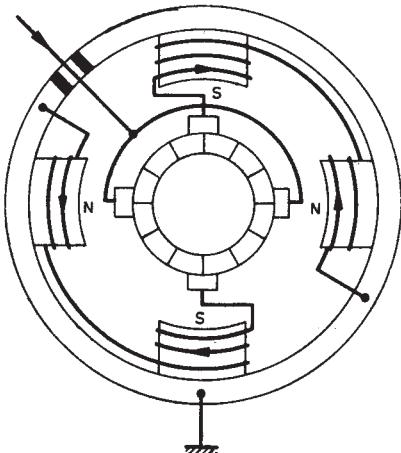


شکل ۸-۱۲

در بعضی دیگر، جریان ورودی به وسیله‌ی زغال‌های مثبت به سیم پیچ آرمیچر و سپس، توسط زغال‌های منفی به بالشتک‌ها می‌رسد و از انتهای بالشتک‌ها متصل به بدنه می‌شود (شکل ۸-۱۲). در این نوع استارترها لام‌های کلکتور به طریق شعاعی در صفحه‌ای عمود بر محور آرمیچر قرار می‌گیرند، که به آن آرمیچر کلکتور ییشانی می‌گویند (شکل ۸-۱۲). در این نوع استارتر هر چهار جاروبک نسبت به بدنه عایق‌بندی شده‌اند. به نحوه‌ی سیم‌پیچی بالشتک‌ها و فرم کلکتور و تفاوت سیم‌پیچی آن با سیم‌پیچی شکل ۸-۱۱ توجه کنید.

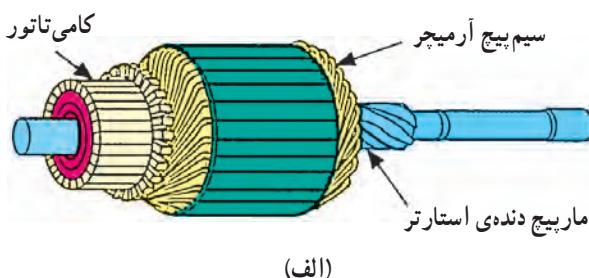

(الف)

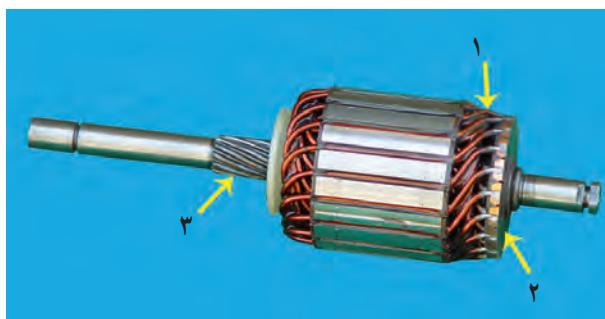

(ب)

شکل ۸-۱۳ - دو نوع آرمیچر استارتر



الف - دنده‌ی استارتر

۸-۲-۳ - آرمیچر: آرمیچر استارتر مانند آرمیچر دینام است، با این تفاوت که چون آمپر زیاد از آن می‌گذرد سیم‌پیچ‌های آن ضخیم و تعداد دور سیم‌پیچ کلاف‌ها کم است. شافت استارتر از شافت دینام بلندتر است زیرا مجموعه‌ی دنده‌ی استارتر روی شافت حرکت جابه‌جایی یا محوری دارد. این قسمت از شافت دارای دنده‌های مارپیچی است. در شکل ۸-۱۳، دو نوع آرمیچر استارتر ملاحظه می‌شود.

در شکل ۸-۱۳-ب:

- ۱ - سیم‌پیچ آرمیچر
- ۲ - کلکتور
- ۳ - مارپیچ دنده‌ی استارتر


۸-۲-۴ - مجموعه‌ی محرک دنده‌ی استارتر: این مجموعه شامل دنده‌ی استارتر و کلچ یک‌طرفه است که در طرح‌های مختلف ساخته می‌شود (شکل ۸-۱۴). دنده‌ی استارتر معمولاً نه دنده‌های دارد. نسبت دنده‌ی استارتر به دنده‌ی فلاپولیل ۱۰:۱۵ تا ۱۱:۱۰ است.

- ۱ - کلچ یک‌طرفه
- ۲ - دنده‌ی استارتر
- ۳ - پلانجر
- ۴ - دوشاخه




ب - دوشاخه و پلانجر

شکل ۱۴-۸ - مجموعه‌ی محرك دندهي استارتر

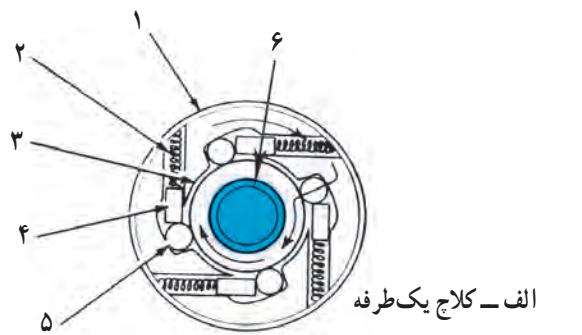

الف - کلاچ یک طرفه

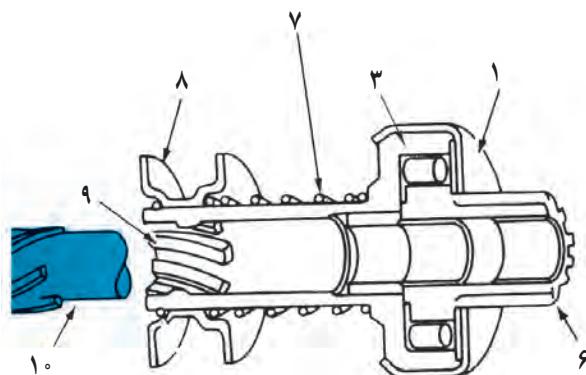


ب - اجزاي دندهي استارتر

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| ۱ - پوسته‌ی محافظ | ۲ - فن ساچمه |
| ۳ - بدن‌ی محرك دندهي استارتر | ۴ - پلانجر ساچمه |
| ۵ - ساچمه | ۶ - دندهي استارتر |
| ۷ - فن (در بعضی از مدل‌ها) | ۸ - محل قرارگيري دوشاخه |
| ۹ - ماربيج دندهي استارتر | ۱۰ - آرميچر |

شکل ۱۵-۸ - کلاچ یک طرفه دندهي استارتر

۱۴-۸-۵ - کلاچ یک طرفه: کلاچ یک طرفه دندهي استارتر (شکل ۱۵-۸) شامل یک پوسته‌ی خارجي و تعدادي ساچمه‌ی غلتکي است. ساچمه‌ها در داخل شيارهای مخصوصی، که در پوسته خارجي تعبيه شده است، قرار دارند و هنگام تغيير جهت نيزو، تحت نيزوی فن می‌تواند جابه‌جا شود. هنگامی که استارتر محرك است به وسيلي‌ی پوسته خارجي، نيزو از شافت استارتر به ساچمه‌ها وارد می‌شود و ساچمه‌ها را به قسمت کم‌شيب شيارهای پوسته هدايت می‌کند و باعث يك پارچه شدن دندهي استارتر با پوسته خارجي کلاچ می‌شود. در اين حالت فن پشت ساچمه‌ها فشرده می‌شود. اما، هنگام روشن شدن موتور، با قطع کلید استارتر، فلايوييل محرك و دندهي استارتر متوجه و جهت نيزو عکس می‌شود. بنابراین، فن فشرده شده ساچمه‌ها را به قسمت عميق‌تر شيارهای پوسته خارجي می‌راند. در نتيجه، ارتباط بين پوسته با دندهي استارتر قطع شده، نيزوبي به آرميچر وارد نمي‌شود. درگيري دندهي استارتر با فلايوييل قطع می‌شود.

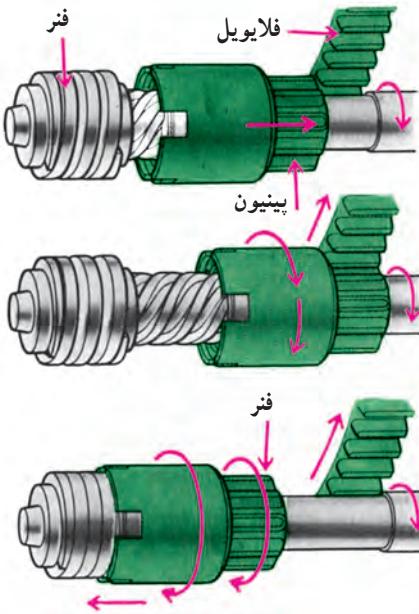



شکل ۸-۱۶

با گردش شافت، پینیون نیز ضمن گردش به سمت جلو با فلاپویل در گیر می‌شود.

در انتهای گردش، پینیون کاملاً با فلاپویل در گیر شده و مجموعه شافت استارتر، پینیون و فلاپویل با دور ثابت به گردش درمی‌آیند.

با روشن شدن موتور، فلاپویل می‌خواهد پینیون را سریع تر از گردش شافت بگرداند که درنتیجه آن را به عقب می‌راند و در گیری دندہ استارتر با فلاپویل آزاد می‌گردد.


۸-۲-۶- در گیری دندہ استارتر با فلاپویل: در لحظه‌ی اتصال سوئیچ استارتر، جریان کمی از طریق اتومات استارتر به آرمیچر وارد می‌شود و آن را به کندی می‌چرخاند. در این وضعیت، مجموعه‌ی محرک دندہ استارتر تحت خاصیت اینرسی از این حرکت تعیت نمی‌کند. به سبب ایجاد اختلاف دُر، بین محور استارتر و مجموعه‌ی محرک، مانند وقتی که مهره‌ی ثابت و پیچ می‌چرخد، مجموعه‌ی دندہ استارتر روی محور استارتر حرکت خطی - مارپیچ می‌کند و با دنده‌های فلاپویل تماس می‌یابد و در گیر می‌شود (شکل ۸-۱۶). در این لحظه، جریان اصلی استارتر توسط اتومات برقرار شده و دنده‌ی استارتر با سرعت زیاد می‌چرخد. تحت تأثیر نیروی گریز از مرکز روی شیار مارپیچ شافت استارتر پیش می‌رود و با دنده‌های فلاپویل، در گیر و باعث گردش فلاپویل و روشن شدن موتور می‌شود.

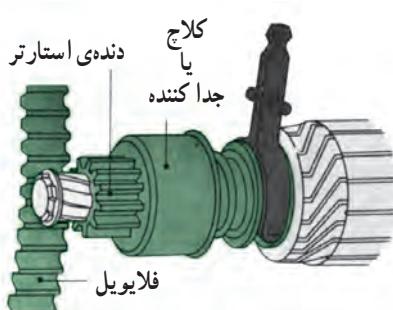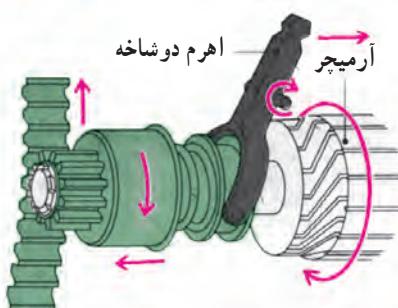


سولونویید روی استارتر و در گیری دنده‌ی استارتر با فلاپویل توسط دوشاخه

در بعضی از انواع استارتر، دوشاخه‌ی (ماهک) اتومات استارتر در جلو بردن دنده‌ی استارتر برای در گیری با دنده فلاپویل، قبل از گردش موتور استارتر (و نیز کلاچ، پس از قطع جریان سوئیچ استارتر)، دنده‌ی استارتر را خلاص یا آزاد می‌کند (شکل ۸-۱۷).


شکل ۸-۱۷- حالت آزاد و در گیری دنده‌ی استارتر

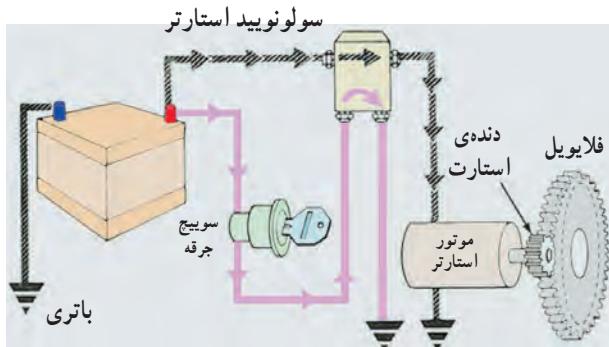

شکل ۸-۱۸

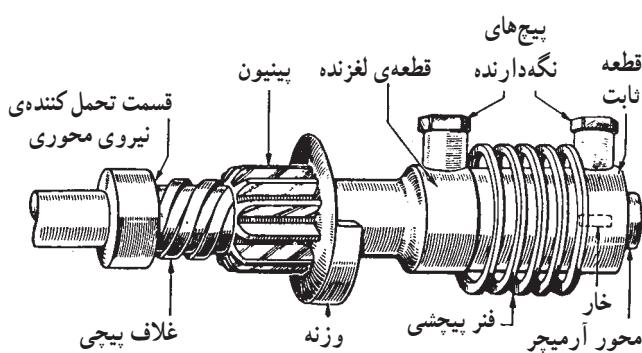

شکل ۸-۱۹ - استارتربندیکس

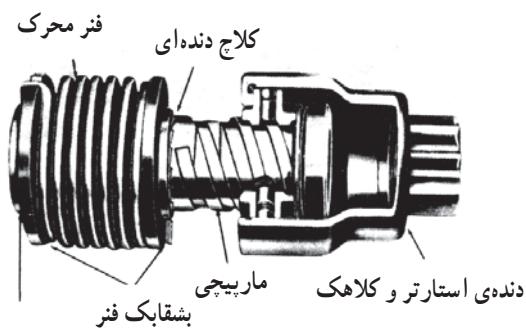

شکل ۸-۲۰ - دنده‌ی استارترب نوع فلوسر

با روشن شدن موتور و قطع سوئیچ از حالت استارت، نیروی محرک استارتراز بین می‌رود. در این حالت فلاپولیل، محرک و دنده‌ی استارت، متحرک می‌شود. در این وضعیت، همان‌طور که در شرح کلاچ یک‌طرفه اشاره شد، نیروی گریز از مرکز فلاپولیل و فنر فشرده‌شده‌ی پشت دنده‌ی استارت (و با تغییر دور بین دنده‌ی استارت و فلاپولیل) باعث می‌شوند تا درگیری دنده‌ی موتور استارترا با فلاپولیل قطع گردد (شکل ۸-۱۸).

انواع دیگری از محرک دنده‌ی استارت‌ها از خاصیت اینرسی بهره‌گرفته‌اند. از جمله دو نوع بندیکس و فلوسر و را می‌توان نام برد. در نوع بندیکس با اتصال سوئیچ استارترا، آرمیچر می‌چرخد و حرکت شافت توسط یک فنر مارپیچی نیرومند (بندیکس) به پوسته‌ی دنده‌ی استارت منتقل می‌شود و آنرا به گردش درمی‌آورد (شکل ۸-۱۹).

در ابتدا، به علت وجود اینرسی، پوسته و دنده‌ی استارترا از این حرکت تبعیت نمی‌کند. درنتیجه، مانند پیچ و مهره‌ی داخل یک‌دیگر به حرکت خطی مارپیچی در طول شافت به سمت دنده‌های فلاپولیل به حرکت درمی‌آیند و با هم درگیر می‌شوند. حرکت دنده‌ی استارت روی محور، توسط یک خار حلقه‌ای، که روی شافت آرمیچر نصب شده است، محدود می‌شود. این نوع درگیری با ضربه همراه است. برای خنثا کردن آن از یک فنر ضربه‌گیر استفاده می‌شود. به محض روشن شدن موتور و قطع سوئیچ استارترا، به سبب ایجاد اختلاف دُور، بین فلاپولیل و دنده‌ی استارت و نیز به‌سبب وجود نیروی گریز از مرکز فلاپولیل و نیروی فنر فشرده شده، دنده‌ی استارترا با پوسته‌ی روی شیار مارپیچ به عقب می‌رود و درگیری آن با فلاپولیل قطع می‌شود. طرح نوع فلوسر، شبیه طرح بندیکس است. با این تفاوت که در داخل بدنی دنده‌ی استارترا دو خار کوچک تحت نیروی فشار فنر قرار دارند. یکی از آن‌ها خار اصطکاکی است که مانع درگیری دنده‌ی استارترا با فلاپولیل (در موقع روشن بودن موتور) می‌شود و دیگری خار قفلی است که در داخل یک شیار مارپیچ پوسته فرو می‌رود و دنده‌ی استارترا با فلاپولیل در زمان استارت درحال درگیری نگه می‌دارد (شکل ۸-۲۰). مزیت این طرح آن

است که اگر موتور با استارتِ اول روشن نشود، درگیری دنده‌ی استارت‌ر با فلاپویل قطع نمی‌شود و در استارت زدن‌های بعدی، درگیری باقی می‌ماند تا موتور روشن شود. هنگامی که دُر موتور به 40° RPM رسید بهدلیل وجود نیروی گریز از مرکز، خارق فلی از شیار پوسته خارج شده و درگیری قطع می‌شود.



شکل ۸-۲۱

۸-۲-۷—درپوش‌ها: بدنه‌ی استارت‌ر توسط دو درپوش که، معمولاً از جنس آلومینیوم هستند، از دو طرف بسته می‌شوند (شکل ۸-۲۱).

در مرکز هر درپوش، یک بوش جهت یاتاقان‌بندی آرمیچر نصب شده است. در داخل درپوش استارت‌ر و در روی درپوش عقب مجموعه‌ی زغال‌ها نصب می‌شوند.




الف—زغال‌های منفی

۸-۲-۸—زغال یا جاروبک‌ها: در استارت‌ر، مانند دینام، به تعداد بالشک‌ها، زغال یا جاروبک از جنس مس گرافیت‌دار وجود دارد در شکل ۸-۲۲۔ الف زغال مورد استفاده در استارت‌ر خودرویی دیده می‌شود. محل نصب و قرار گرفتن زغال‌ها در شکل ۸-۲۲-ب نشان داده شده است.




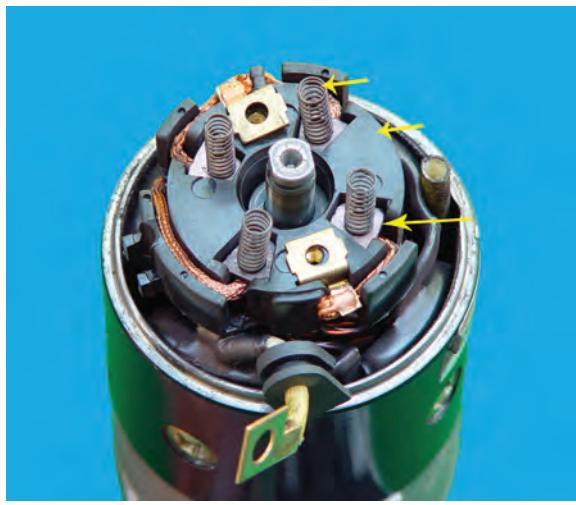ب—زغال مثبت و محل لحیم آن
شکل ۸-۲۲—زغال یا جاروبک استارت‌ر




۱—فر زغال ۲—پایه‌ی نگهدارنده‌ی زغال ۳—زغال

شکل ۸-۲۳—مجموعه‌ی زغال‌ها و نگهدارنده‌ی آن‌ها

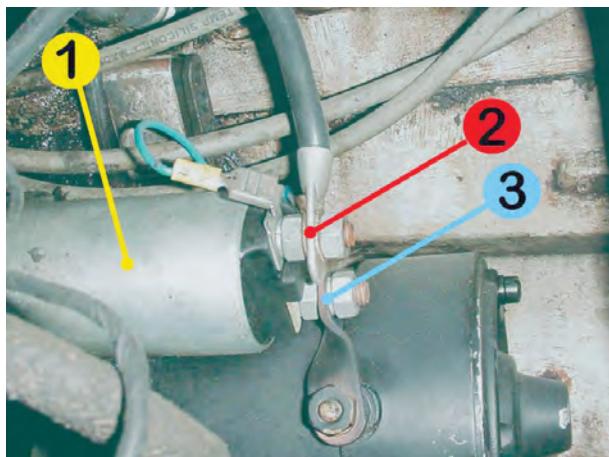

شکل ۸-۲۴—اتوماتیک استارتر

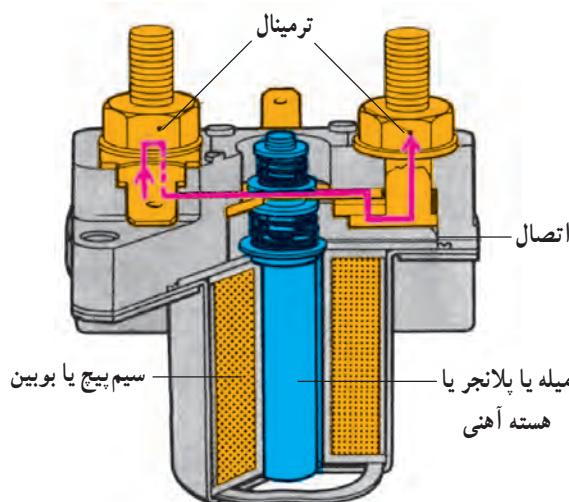


شکل ۸-۲۵—اتومات یا سولونویید

زغال‌ها یک درمیان مثبت و منفی هستند. یعنی زغال‌های مثبت با بدنه عایق‌بندی شده‌اند و زغال‌های منفی عایق‌بندی نشده‌اند و اتصال بدنه دارند (شکل ۸-۲۳).

۸-۳—اتوماتیک استارتر (سولونویید استارتر)

از آن جا که جریان مصرفی موتور استارتر زیاد است (در بعضی از خودروها تا 200 آمپر)، و عبور جریان مصرفی استارتر از سوئیچ باعث ذوب شدن سوئیچ می‌شود، از یک کلید الکترومغناطیس به نام اتماتیک استارتر استفاده می‌شود. در شکل ۸-۲۴، اتماتیک استارتر با شماره‌ی (۱) اتصال کابل باتری به اتماتیک استارتر با شماره‌ی (۲) و ترمینال اتماتیک و به موتور استارتر با شماره‌ی (۳) نشان داده شده است.

اتوماتیک استارتر در دو نوع یک بوینه و دوبوینه ساخته می‌شود. در استارترهای بندیکس و فلوسر و نوع یک بوینه به کار می‌رود. این نوع اتومات شامل یک بوین یا سیم پیچ و یک هسته‌ی آهنی است (شکل ۸-۲۵).

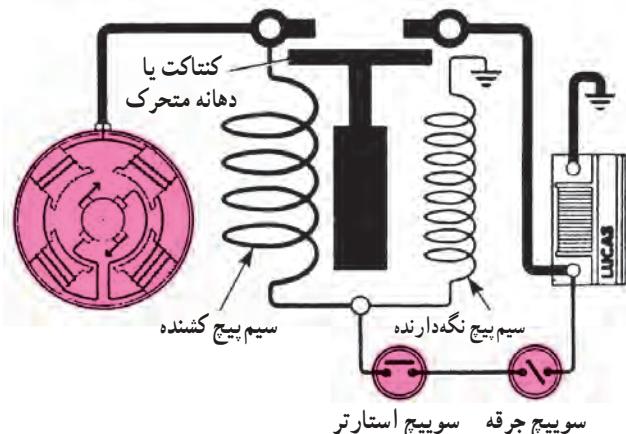


شکل ۸-۲۶

در حالت عادی، هسته تحت تأثیر نیروی فنر خارج از بین قرار دارد. هنگام اتصال سوئیچ یا قرار گرفتن آن در حالت ST و عبور جریان از بین، بین مغناطیس می‌شود و هسته را به داخل می‌کشد و باعث اتصال جریان کابل باتری به کابل ورودی استارتر می‌شود که در این حالت جریان مصرفی استارتر به طور مستقیم از طریق باتری تأمین می‌شود.

پس از روشن شدن موتور و قطع جریان از اتومات توسط سوئیچ، فنر هسته را به عقب می‌راند و ارتباط باتری را با استارتر قطع می‌کند.

در اتومات‌های دو بینه از دو سیم پیچ استفاده شده است.

یکی با سیم پیچ ضخیم به نام کشنه و دیگری با سیم پیچ نازک به نام نگهدارنده (شکل ۸-۲۶). در ابتدا نیروی مغناطیس هر دو بین باعث جذب هسته می‌شود. یک ماهک دوشاخه به هسته وصل است که هنگام جذب، با حرکت الکلنگی، دوشاخه مجموعه‌ی محرک دندنی استارتر را به سمت فلاپولیل هدایت می‌کند. پس از جذب کامل هسته، سیم پیچ ضخیم و سیم پیچ نازک هسته را تا روشن شدن موتور نگه می‌دارد. بعد از روشن شدن موتور و قطع جریان از اتومات، فنر فشرده شده، هسته و ماهک را به عقب می‌راند. درنتیجه، مجموعه‌ی محرک هم همراه ماهک به عقب کشیده می‌شود و در خلاص شدن دندنی استارتر از فلاپولیل کمک می‌کند. شکل ۸-۲۷ اتومات روی استارتر را نشان می‌دهد.

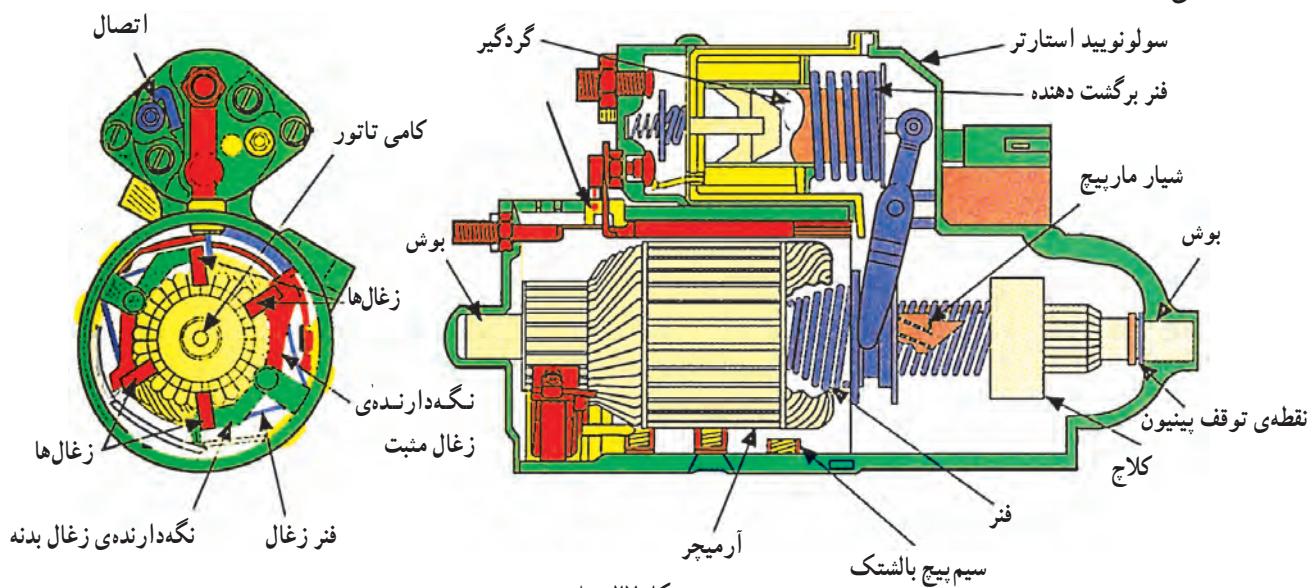

شکل ۸-۲۷

زمان: ۲ ساعت

۴-۸- دستور العمل عیب‌یابی موتور استارتر، قبل از پیاده کردن آن از روی موتور وسایل لازم: جعبه ابزار

قبل از پیاده کردن استارتر از روی موتور، نحوه‌ی کار آن را بررسی کنید (زیرا بعضی از عیوب ممکن است مربوط به مدار الکتریکی خارج از استارتر باشد). موارد زیر را بررسی کنید.

۱-۸-۴- استارتر موتور را نمی‌گرداند: اگر با گردش سوئیچ در مرحله‌ی ST سوئیچ، موتور استارتر گردد نمی‌کند، موارد زیر را بررسی کنید:
دشارژ باتری، اتصال بدنی نامناسب باتری و استارتر، هم‌چنین شل شدن، جدا شدن، پاره شدن و عایق شدن اتصالات الکتریکی در سوئیچ استارتر. در شکل ۸-۲۸، آزمایش وضعیت باتری دیده می‌شود.




شکل ۸-۲۸- بررسی دشارژ باتری



۱- قسمت آچارخور ۲- محور آرمیچر

شکل ۸-۲۹- دربوش انتهای موتور استارتر

۲-۸-۴-۲- درگیری دائم دنده‌ی استارتر با دنده فلایویل: استارت نزدن سوئیچ ممکن است بر اثر درگیری دائم دنده استارتر با دنده فلایویل و جدا نشدن آن، هنگام بستن سوئیچ، باشد. برای آزاد کردن دنده استارتر، در صورت داشتن دربوش در انتهای استارتر، ابتدا دربوش را باز کنید. در شکل ۸-۲۹ دربوش و آچارخور روی محور آرمیچر دیده می‌شود.

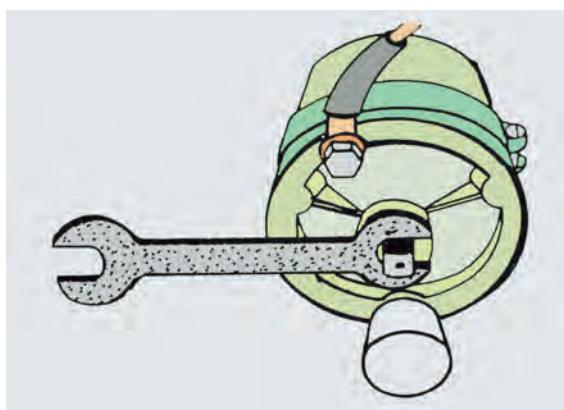

شکل ۸-۳۰- آزاد کردن دنده‌ی استارتر

- با استفاده از یک آچار مناسب، آرمیچر استارتر را بگردانید تا دنده‌ی استارتر از درگیری با دنده فلایویل آزاد شود (شکل ۸-۳۰).

روش دیگر به این ترتیب است که خودرو را در دنده سبک قرار دهید. سپس، با آزاد کردن ترمزدستی، خودرو را به جلو و عقب حرکت دهید. در این صورت، ممکن است دنده‌ها از درگیری خارج شوند.



شکل ۸-۳۱— سولفاته شدن اتصال قطب باتری

۴-۳— استارتر موتور را آهسته می‌گرداند:
اگر موتور در زمان استارت زدن به آرامی گردش کند ممکن است:

— باتری شارژ نباشد.

— اتصالات مدار الکتریکی استارتر شل یا عایق شده باشند (شکل ۸-۳۱). کلیه اتصالات را بررسی و تمیز کنید. گردش آهسته یا با دوْر کم موتور در زمان استفاده از استارت ممکن است به سبب ضعیف بودن اتصالات سوئیچ یا معیوب بودن آن باشد. سوئیچ را آزمایش کنید:

سیم‌ها و یا اتصال ترمینال‌های الکتریکی و سوئیچ را باز کنید. سر سیم‌های فوق را به هم متصل کنید. اگر موتور بسهولت شروع به گردش کند نشان‌دهنده‌ی معیوب بودن سوئیچ است و باید آن را تعویض کنید. سر سیم‌ها و اتصالات سوئیچ را، جهت اطمینان از نداشتن هرگونه عایق، بررسی و سرویس کنید.


۵— دستور العمل آزمایش افت ولتاژ مدار استارتر

مدار استارتر را از نظر افت ولتاژ در زمان استارت زدن


به ترتیب زیر آزمایش کنید:

— ابزار و وسایل مورد نیاز:

پوشش حفاظتی روی گل گیر خودرو، مولتی‌متر دیجیتال (DMM)، سوئیچ فشاری استارتر (شکل ۸-۳۲).

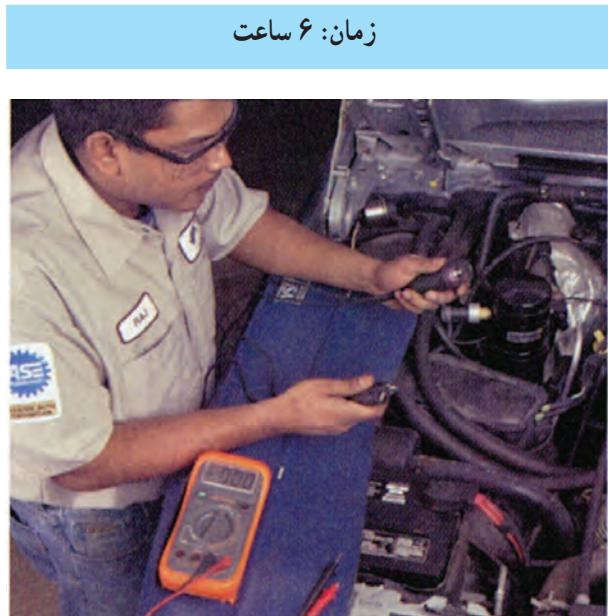

شکل ۸-۳۲— وسایل مورد نیاز

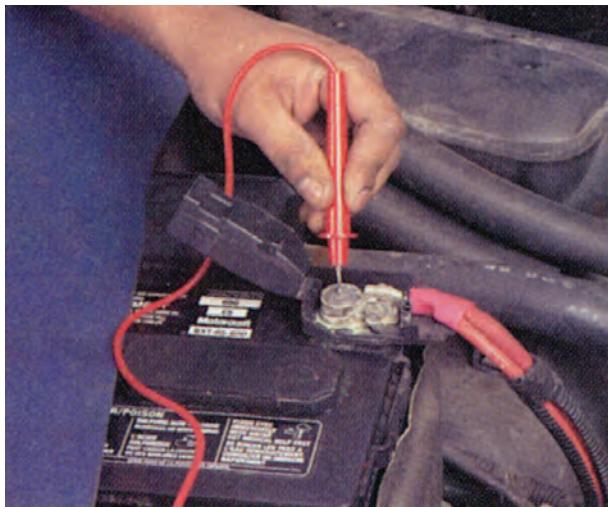

– فیش سرسیم مثبت مولتی متر را به قطب مثبت باتری متصل کنید. هیچ گاه آن را به بست قطب مثبت نبیند (شکل ۸-۳۳).

شکل ۸-۳۳ – اتصال فیش سرسیم مثبت مولتی متر به قطب مثبت باتری



– فیش سرسیم منفی مولتی متر را به محل اتصال اصلی کابل باتری به استارتر متصل کنید (شکل ۸-۳۴).

شکل ۸-۳۴ – اتصال سرسیم منفی مولتی متر به اتصال کابل باتری استارتر



– سلکتور مولتی متر را روی اندازه‌گیری ولت و مقیاس پیش از ولتاژ باتری قرار دهید (شکل ۸-۳۵).

شکل ۸-۳۵ – تنظیم مولتی متر روی شاخص ولتاژ

– سر سیم‌های جریان ورودی سوئیچ جرقه (B) و استارتر (ST) را از ترمینال‌های آن جدا و سر سیم‌ها را به ترمینال‌های سوئیچ فشاری متصل کنید (شکل ۸-۳۶).




شکل ۸-۳۶—اتصال سر سیم‌های سوئیچ به ترمینال‌های سوئیچ فشاری

– با فشار انگشت بر روی سوئیچ فشاری، استارت بزنید و انحراف عقریه‌ی ولت‌متر را ملاحظه و یادداشت کنید. افت ولتاژ اندازه‌گیری شده نشان‌دهنده‌ی افت ولتاژ جریان ورودی کابل استارتر است (شکل ۸-۳۷).



شکل ۸-۳۷—اندازه‌گیری افت ولتاژ جریان ورودی کابل استارتر

– افت ولتاژ اندازه‌گیری شده نشان‌دهنده‌ی افزایش مقاومت در مدار است. برای تعیین محل دقیق افزایش مقاومت در مدار استارتر، فیش سیم منفی ولت‌متر را به محل اتصال کابل رله‌ی استارتر (اتمات استارتر) متصل کنید (شکل ۸-۳۸).

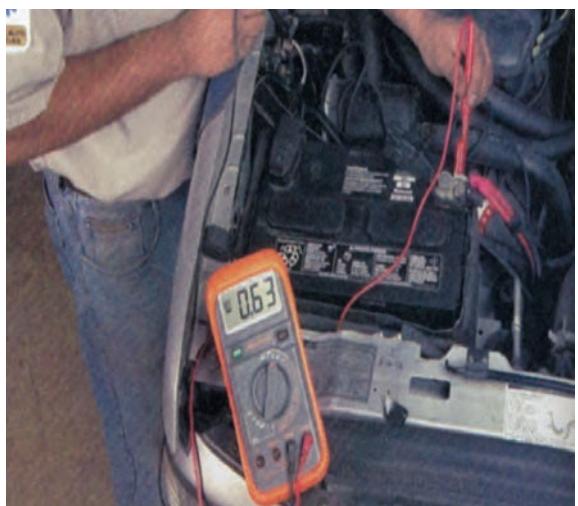


شکل ۸-۳۸—اتصال فیش سیم منفی ولت‌متر به محل کابل رله‌ی استارتر




شکل ۸-۳۹—آزمایش افت ولتاژ باتری به خروجی رله

— با فشار روی سویچ فشاری، استارت بزنید و انحراف عقربه‌ی ولت‌متر را یادداشت کنید. افت ولتاژ اندازه‌گیری شده، افت ولتاژ جریان مثبت باتری به خروجی رله‌ی استارتر است (شکل ۸-۳۹).

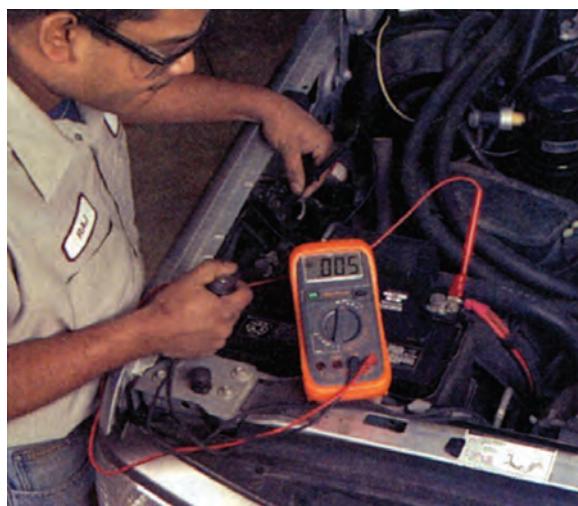


شکل ۸-۴۰—اتصال سیم منفی ولت‌متر به ورودی رله

— اگر همچنان افت ولتاژ مشاهده شود، آزمایش را ادامه دهید. فیش سیم منفی ولت‌متر را به ورودی رله‌ی سولونویید استارتر متصل کنید (شکل ۸-۴۰).

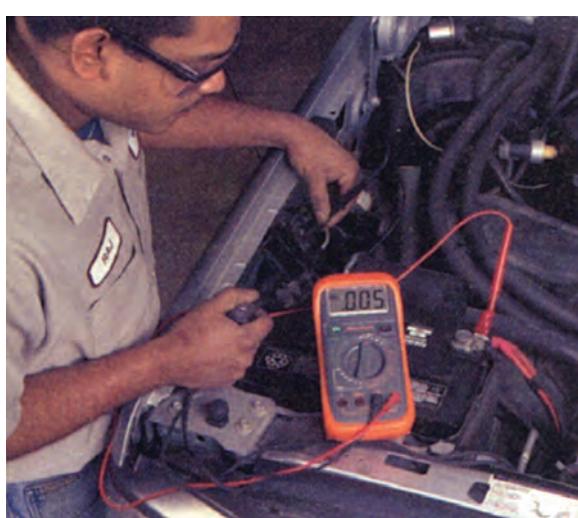


شکل ۸-۴۱—اندازه‌گیری افت ولتاژ کابل متصل به رله

— با فشار روی سویچ فشاری استارت بزنید و انحراف عقربه‌ی ولت‌متر را ملاحظه کنید. در این حالت به ندرت افت ولتاژ مشاهده می‌شود (افت ولتاژ در مسیر کابل متصل به رله) (شکل ۸-۴۱).

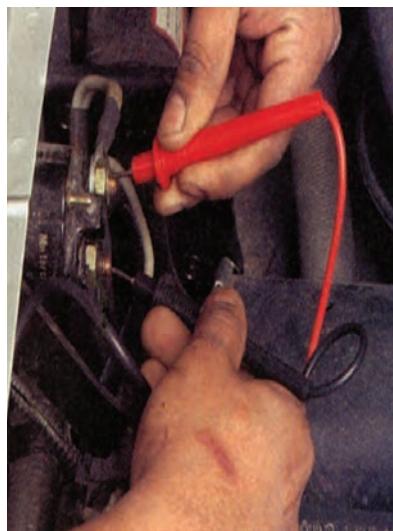


شکل ۸-۴۲—اتصال فیش‌های ولت‌متر به اتمومات استارتر

— در این مرحله دو فیش ولت‌متر را به ترمینال‌های دوطرف رله متصل کنید، طوری که فیش قرمز رنگ، در طرف جریان ورودی باتری به رله و فیش سیاه رنگ، به طرف خروجی جریان یا ترمینال استارتر متصل باشد (شکل ۸-۴۲).

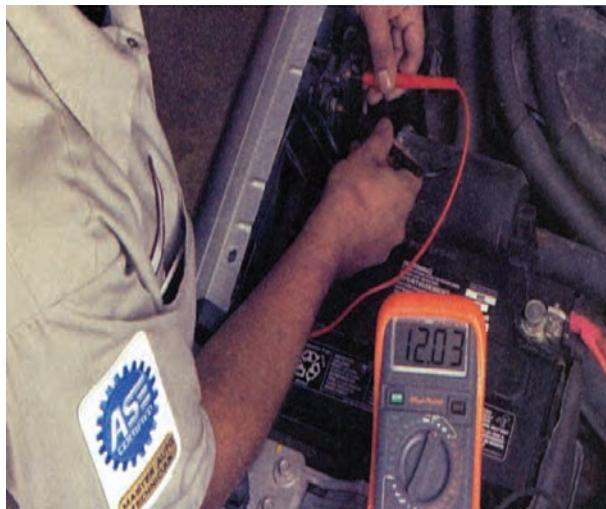

شکل ۸-۴۳—ولتاژ روی ولت‌متر

— در این حالت، به ولتاژ نشان داده شده روی صفحه‌ی ولت‌متر توجه نکنید (شکل ۸-۴۳).

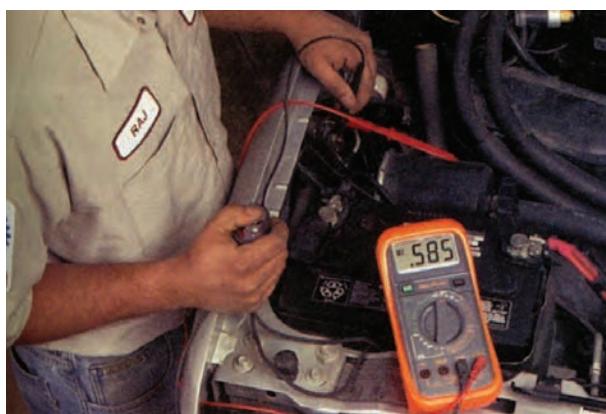


شکل ۸-۴۴—اندازه‌گیری افت ولتاژ پلاتین‌های سولونویید استارتر

— با سوئیچ فشاری استارتر بزنید. سپس، به مقدار انحراف عقربه‌ی ولت‌متر توجه کنید. افت ولتاژ اندازه‌گیری شده در این حالت نشان دهنده‌ی افت ولتاژ در پلاتین‌های رله (سولونویید استارتر) است (شکل ۸-۴۴).



شکل ۸-۴۵ - اندازه‌گیری افت ولتاژ رله‌ی استارتر

- در این حالت افت ولتاژ بیش از حد طبیعی (نرمال)، نشان‌دهنده‌ی مقاومت زیاد در رله‌ی استارتر است. در این صورت، نسبت به تعویض آن اقدام کنید (شکل ۸-۴۵).

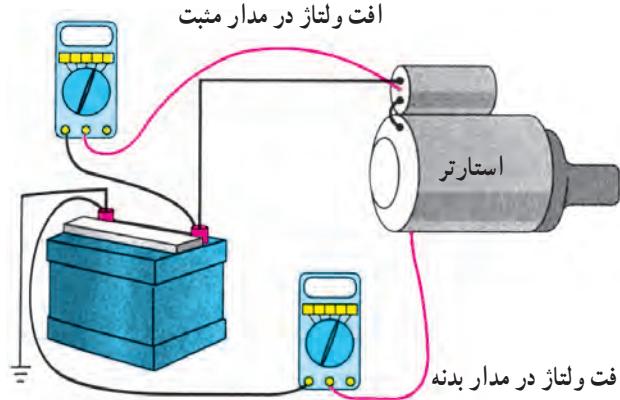

شکل ۸-۴۶ - آزمایش افت ولتاژ مدار استارتر

- آزمایش افت ولتاژ مدار استارتر در شکل ۸-۴۶، به صورت شماتیک، نشان داده شده است.



شکل ۸-۴۷ - ابزار مورد نیاز

زمان: ۸ ساعت


۶-۸- دستورالعمل پیاده و سوار کردن، تفکیک، بررسی و آزمایش استارتر

نسبت به پیاده و سوار کردن موتور استارتر، به ترتیب زیر اقدام کنید:

- ابزار لازم را آماده کنید (شکل ۸-۴۷).

- کابل اتصال بدن با تری را جدا کنید.

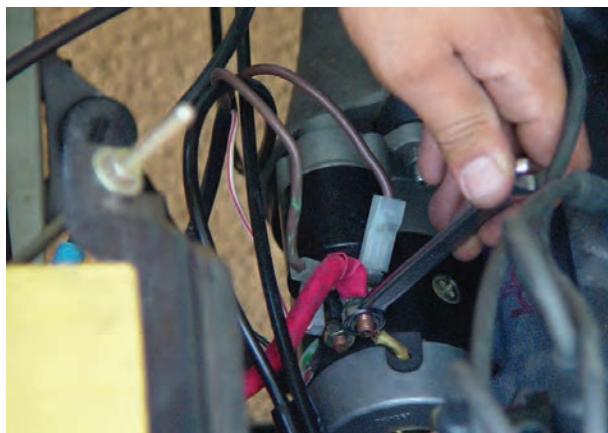- اتصالات الکتریکی موتور استارتر را جدا کنید.



- باز کردن مهره‌ی اتوماتیک استارتر (شکل ۸-۴۸) کابل ترمینال مثبت باتری به استارتر را جدا کنید.



- پیچ‌های اتصال استارتر به موتور را هماهنگ با هم باز کنید (شکل ۸-۴۹-الف).



- استارتر را از موتور جدا کنید (شکل ۸-۴۹-ب).
- مراحل سوار کردن استارتر عکس پیاده کردن آن است.


ب - جدا کردن استارتر از موتور

شکل ۸-۴۹ - باز کردن استارتر از روی موتور



شکل ۸-۵۰ – تمیز کردن استارتر

برای تفکیک قطعات استارتر به ترتیب زیر اقدام کنید :
– استارتر را روی میز کار قرار دهید و آن را کاملاً تمیز کنید (شکل ۸-۵۱).

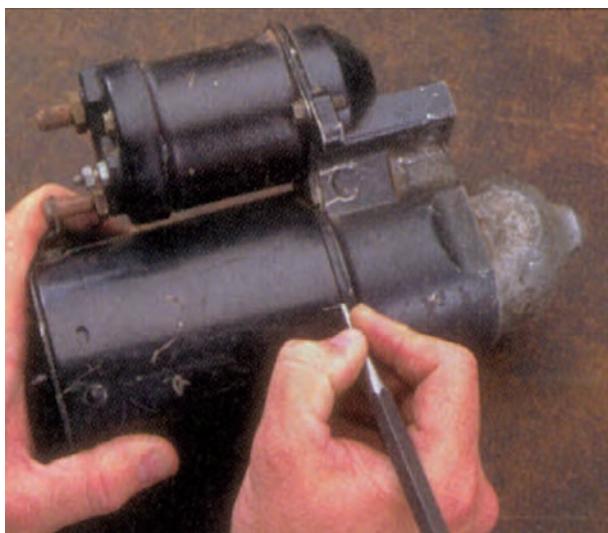

شکل ۸-۵۱ – علامت‌گذاری پوسته و درپوش

– با سوزن خط‌کش روی پوسته و درپوش علامت بزنید تا موقع جمع کردن، قطعات استارتر در محل اولیه قرار گرفته و اشتباہی رخ ندهد (شکل ۸-۵۱). اگر محل زغال‌ها عوض شود جهت گردش موتور استارتر عکس شده و موتور روشن نمی‌شود.



شکل ۸-۵۲ – باز کردن پیچ‌های اتصال اتمات به استارتر

– با آچار مناسب، پیچ‌های اتصال اتمات به استارتر را باز کنید (شکل ۸-۵۲).



– پیچ‌های اتصال اتومات را بیرون بیاورید (شکل ۸-۵۳).

شکل ۸-۵۳ – بیرون آوردن پیچ‌های اتومات



– اتومات را از موتور استارتر جدا کنید (شکل ۸-۵۴).

شکل ۸-۵۴ – خارج کردن اتومات




– پیچ‌های اتصال درپوش به بدنه را با آچار مناسب باز کنید (شکل ۸-۵۵).

شکل ۸-۵۵ – باز کردن پیچ‌های اتصال درپوش به بدنه



— درپوش استارتر را بردارید (شکل ۸-۵۶).

شکل ۸-۵۶— جدا کردن درپوش

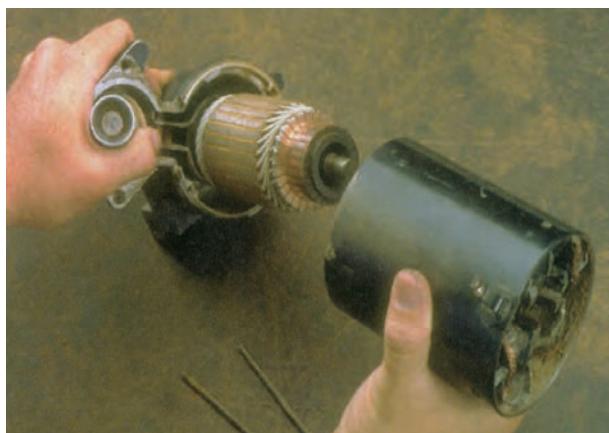

— پوسته‌ی استارتر را از روی گلدانی بیرون بیاورید (شکل ۸-۵۷).

شکل ۸-۵۷— جدا کردن پوسته‌ی استارتر



— آرمیچر استارتر را، از داخل گلدانی و دوشاخه‌ی ماهک اتومات استارتر، بیرون آورید (شکل ۸-۵۸).

شکل ۸-۵۸— جدا کردن آرمیچر از درپوش



– سر آچار بوس مناسب را روی حلقه‌ی خار رینگی سر شافت آرمیچر قرار دهید. با چکش، به آرامی، روی آن ضربه بزنید (شکل ۸-۵۹).

شکل ۸-۵۹ – ضربه زدن با چکش روی خار



– با ضربه‌های چکش، رینگ حلقوی را از شیار شافت کنار بزنید (شکل ۸-۶۰).

شکل ۸-۶۰ – خارج کردن حلقه رینگی از شیار شافت




– با آچار دمباریک مناسب یا خار بازکن، خار را از روی شافت پیاده کنید (شکل ۸-۶۱).

شکل ۸-۶۱ – درآوردن خار رینگی


– مجموعه‌ی دنده استارتر را از روی شافت خارج کنید
.(شکل ۸-۶۲).



شکل ۸-۶۲- خارج کردن مجموعه دنده‌ی استارتر از روی شافت

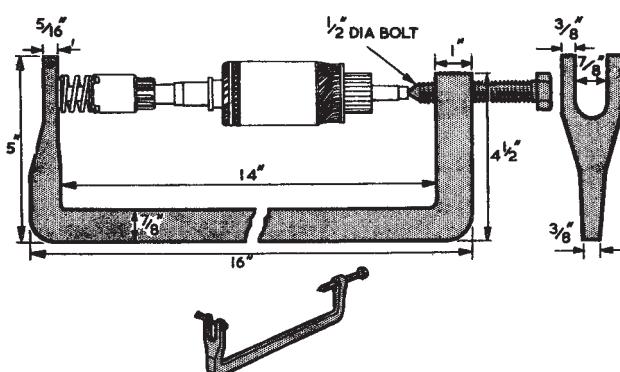

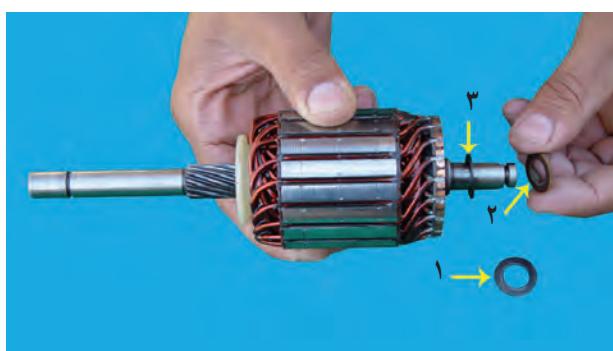شکل ۸-۶۳- ابعاد و کاربرد فنر جمع‌کن آرمیچر موتور استارتر



۱- واشر فلزی ۲- واشر فیبری ۳- واشر فلزی


شکل ۸-۶۴- آرمیچر

دنده‌ی استارتر را از نظر ساییدگی بررسی کنید. کلاچ یک طرفه یا بروکری دنده استارتر را از روی شافت خارج کنید. اگر دنده‌ی استارتر یا کلاچ یک طرفه ایراد داشته باشد قابل تعمیر نیستند و باید تعویض شوند. جا زدن مجموعه‌ی دنده‌ی استارتر عکس پیاده کردن آن است. ابتدا، مجموعه را روی شافت نصب کنید. باید مجموعه به راحتی در طول شافت جایه‌جا شود. رینگ حلقه‌ای را سوار کنید.

– اگر استارتر از نوع بندیکس است، برای پیاده کردن مجموعه‌ی محرك دنده‌ی استارتر، به وسیله‌ی فنر جمع کن استارتر، فنر ضربه‌گیر را جمع کنید (شکل ۸-۶۳).
خار حلقه‌ای پشت فنر را درآورید. آرمیچر را از روی فنر جمع کن پیاده کنید. مجموعه‌ی محرك را از روی شافت خارج و بررسی کنید.

چنان‌چه دنده‌ی استارتر شکسته یا ساییده شده باشد آن را تعویض کنید. به روش عکس باز کردن، قطعات را روی هم سوار کنید.
معایب احتمالی آرمیچر عبارت اند از :

- کج شدن و تاب برداشتن شافت که باعث می‌شود دنده‌ی استارتر با فلاپیول درگیر نشود.
- قطع یا شل شدن اتصالات لامل‌ها؛
- اتصال کوتاه شدن سیم‌بیچه‌های آرمیچر به سبب از بین رفتن عایق‌بندی کلاف‌ها نسبت به هم؛
- سوختن و خال زدن لامل‌ها، که باعث کاهش قدرت چرخشی آرمیچر می‌شود (شکل ۸-۶۴).

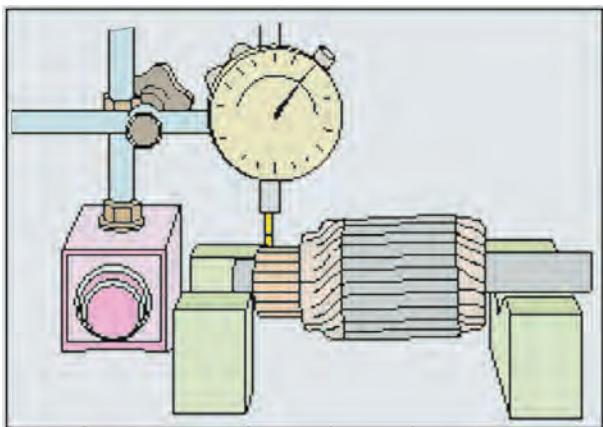

شکل ۸-۶۵—آزمایش تاب داشتن آرمیچر و کامی تاتور

برای بررسی و آزمایش آرمیچر از نظر تاب داشتن و کج شدن، به ترتیب زیر، عمل کنید:

- دو سر شافت آرمیچر را روی دو تکیه گاه ۷ شکل، روی سطح صاف کاملاً افقی قرار دهید (شکل ۸-۶۵).
- پایه‌ی حساس میکرومتر ساعتی را روی شافت یا کامی تاتور نصب و تنظیم کنید. آرمیچر را بچرخانید و به حرکت عقربه‌ی ساعت توجه کنید. انحراف بیش از حد مجاز عقربه‌ی ساعت (بیش از مقادیر توصیه شده) نشان دهنده‌ی لنگی آرمیچر است، آن را تعویض کنید.



شکل ۸-۶۶—آزمایش سیم پیچ‌های آرمیچر—سالم بودن سیم‌ها و اتصال به لامل‌ها

اکثراً قطعی در اتصال سر سیم کلاف‌ها با لامل‌ها پیش می‌آید که باعث سوختن لامل‌ها می‌شود. مطابق شکل ۸-۶۶، آرمیچر را با اهم‌متر، به ترتیب زیر، آزمایش کنید.

— فیش‌ها یا دو سر سیم اهم‌متر را روی لامل‌های مجاور، دوبه دو قرار دهید. مقادیر مقاومت‌های نشان داده شده توسط اهم‌متر باید یکسان باشد. چنان‌چه اهم‌متر مقدار کم مقاومت را نشان دهد علامت اتصال کوتاه سیم پیچ‌های آرمیچر است که باید آن را تعویض کنید.


— برای آزمایش اتصال بدن داشتن آرمیچر، به ترتیب زیر، عمل کنید:

— یکی از فیش‌های دستگاه اهم‌متر را به لامل‌های کلکتور و فیش دیگر را به بدن‌ی آرمیچر اتصال دهید (شکل ۸-۶۷). اگر عقربه‌ی اهم‌متر حرکت کند علامت اتصال بدن داشتن سیم پیچ‌هاست. در این صورت آرمیچر را با نوع مشابه نو تعویض کنید.

برای آزمایش اتصال کلاف‌های سیم پیچ آرمیچر به ترتیب زیر عمل کنید:



شکل ۸-۶۷—آزمایش اتصال کوتاه شدن آرمیچر

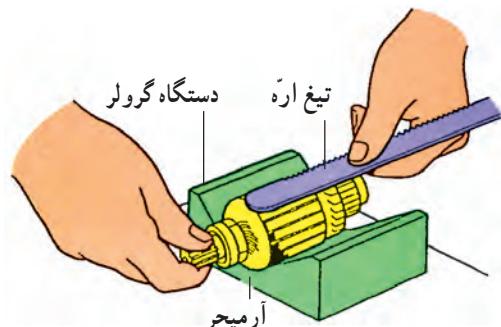


شکل ۸-۶۸— آزمایش اتصال کوتاه کلافهای آرمیچر با دستگاه گروولر

— آرمیچر را روی دستگاه گروولر قرار دهید.

— دستگاه را روشن کنید (شکل ۸-۶۸).

— یک تیغه‌ی آهنی نازک (مانند تیغ اره) را روی آرمیچر نگه‌دارید.


— آرمیچر را به آرامی بچرخانید. هر کجا تیغ اره‌ی آهنی به ارتعاش درآید علامت اتصال کوتاه شدن کلاف‌ها نسبت به یکدیگر است. باید آرمیچر را عوض کنید.

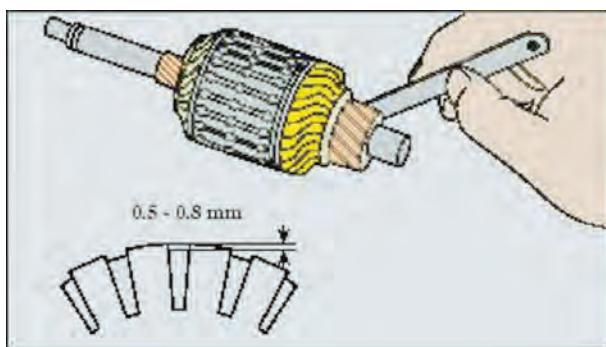


شکل ۸-۶۹— تمیز کردن شیار لامل‌ها با دستگاه

بعضی مواقع، سبب اتصال کلاف‌ها پُر شدن شیار بین لامل‌هاست که باید تمیز شود. به این منظور، آرمیچر را به دستگاه مخصوص تمیز کردن شیار لامل‌ها بیندید و با تیغه‌ی دستگاه، شیار لامل‌ها را تمیز کنید. در صورت دسترسی نداشتن به دستگاه، می‌توانید فاصله بین لامل‌ها را با تیغ اره (شکل ۸-۶۹) و یا سوزن خطکش (شکل ۸-۷۰) به مقدار لازم تمیز کنید.

سوزن خطکش

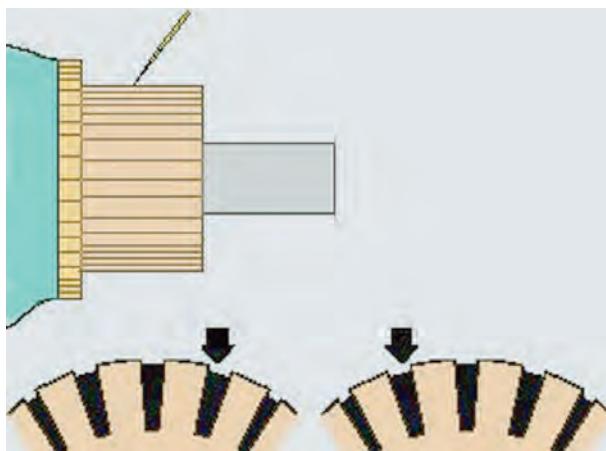


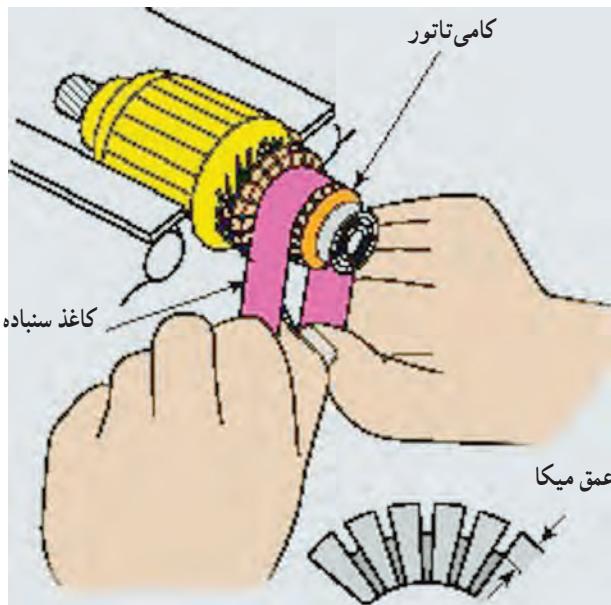شکل ۸-۷۰— خالی کردن شیار لامل‌ها با تیغه اره




در پایان کار، با استفاده از یک کاغذ سنباده، کلکتور آرمیچر را، مطابق شکل ۸-۷۱، تمیز کنید.

شکل ۸-۷۱- تمیز کردن کلکتور

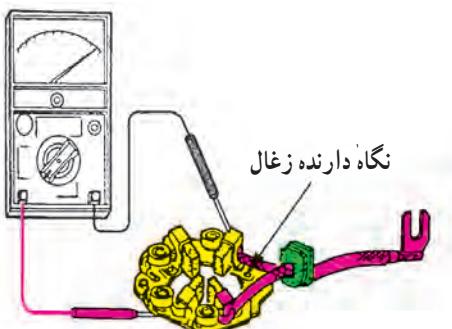


شکل ۸-۷۲- بررسی اتصال بدنی نگاه دارنده زغال

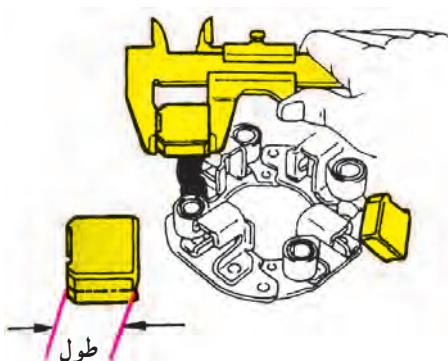

شکل ۸-۷۳- اندازه گیری طول زغالها

با اهم متر، اتصال بدنی نگاه دارنده زغال را بررسی کنید. یک سر سیم اهم متر را به قطب مثبت زغال و سر سیم دیگر را مطابق شکل ۸-۷۲ به بدنه متصل کنید. عقرهای اهم متر نباید منحرف شود. در صورت مشاهده ای انحراف عقره، نگاه دارنده زغال را تعویض کنید.

- به وسیله کولیس، طول زغالها را اندازه بگیرید (شکل ۸-۷۳). اگر طول آن به نصف رسیده باشد آن را تعویض کنید. جهت تعویض، زغالهای نو را به دقت به سر سیم های بالشتک ها لحیم کنید.

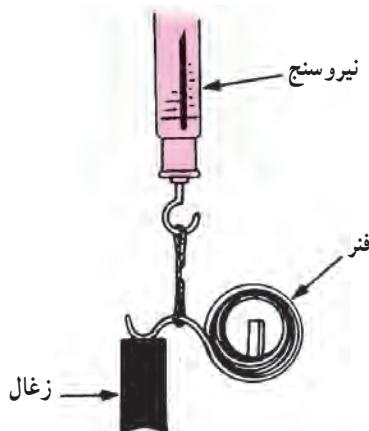


شکل ۸-۷۴—آزمایش و بررسی فشار فنر زغال

– آزمایش فشار فنر پشت زغال‌ها: پشت هر زغال یک فنر قرار دارد و تماس مطمئن زغال را با کلکتور حفظ می‌کند. اگر فنر ضعیف شود زغال‌ها روی لاملاً‌ها ارتعاش می‌کنند و باعث خال‌زدگی و سوختن لاملاً‌ها می‌شوند. با نیروسنجه، کشش فنرهای را اندازه بگیرید (شکل ۸-۷۴). اگر نیروی فنر زغال کمتر از مقدار توصیه شده باشد، آن را تعویض کنید.



شکل ۸-۷۵—آزمایش اتصال بدنه‌ی بالشتک

مطابق شکل ۸-۷۵، اتصال بدنه شدن بالشتک‌های استارتر را با اهم‌متر آزمایش کنید. انحراف عقره نشان دهنده اتصال بدنه شدن بالشتک‌هاست.

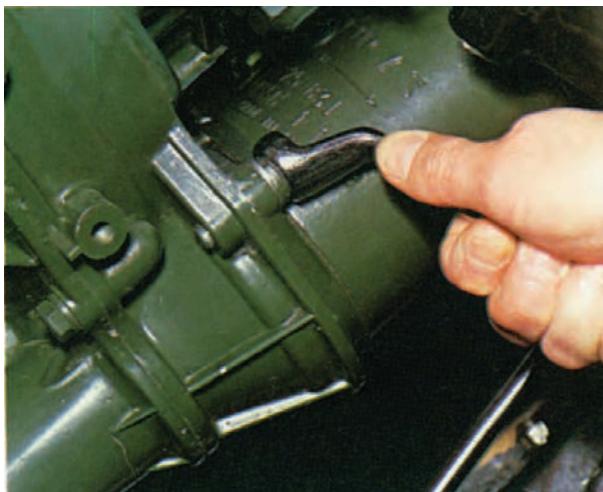

شکل ۸-۷۶—بستن استارتر روی موتور

- پس از بررسی و تعمیر قطعات استارتر، آن‌ها را عکس مراحل باز کردن، جمع کنید.
- موتور استارتر را روی موتور بندید (شکل ۸-۷۶).
- اتصالات برقی استارتر را برقرار کنید.
- اتصال بدنه‌ی باتری را بیندید.
- استارت بزنید و کارکرد موتور استارتر را آزمایش کنید.

زمان: ۴ ساعت


۷-۸- دستور العمل سیم کشی مدار الکتریکی سیستم راه انداز خودرو (استارتر)

وسایل لازم:

- سیم در کد رنگ نقشه مدار الکتریکی
- کابل
- بست باتری
- سر سیم یا سوکت اتصال
- وسایل عایق کاری
- جعبه ای ابزار برق خودرو
- راهنمای تعمیرات خودرو
- باتری
- سوئیچ جرقه
- استارتر
- جعبه ای فیوز



شکل ۸-۷۷- تعدادی از وسایل سیم کشی

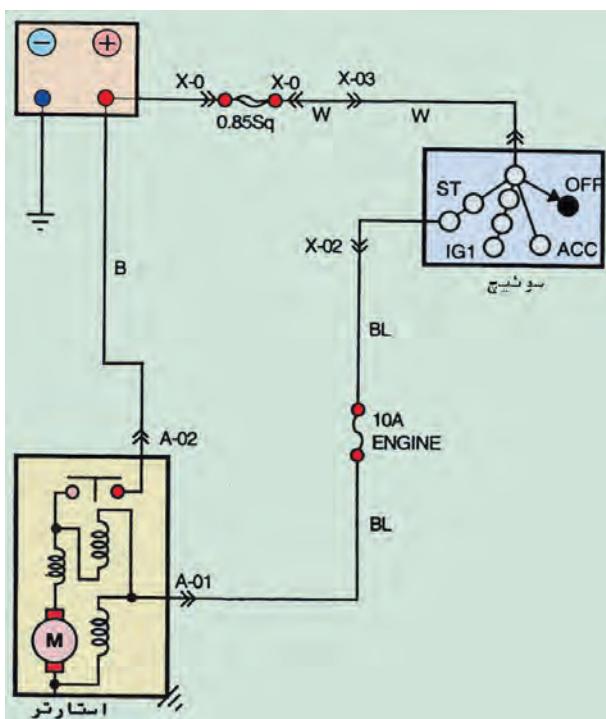

شکل ۸-۷۸- نقشه مدار الکتریکی استارت موتور

در شکل ۸-۷۷، تعدادی از وسایل سیم کشی مدار الکتریکی سیستم راه انداز موتور نشان داده شده است. برای سیم کشی مدار الکتریکی استارتر در روی تابلوی برق خودرو و یا شاسی خودروی آموزشی، به ترتیب زیر، اقدام کنید :

- با توجه به نقشه مدار الکتریکی سیستم راه انداز خودرو و کد رنگ سیم ها، قطعه سیم های مورد نیاز را در اندازه های لازم آماده کنید. در شکل ۸-۷۸، مدار الکتریکی سیستم استارت خودرویی دیده می شود.
- عایق سرسیم ها را به وسیله ای سیم لخت کن، به اندازه هی لازم جدا کنید.

- سرسیم های مناسب با ترمینال های دستگاه های الکتریکی مدار راه انداز (استارتر، سوئیچ و...) را انتخاب و به سرسیم ها متصل کنید.


- محل اتصال سیم به سرسیم ها را، با استفاده از عایق تیوبی و دمنده های هوای گرم، عایق بندی نمایید.



شکل ۸-۷۹ - عایق کاری اتصال سر سیم به سیم



شکل ۸-۸۰ - اتصال بست به کابل باتری

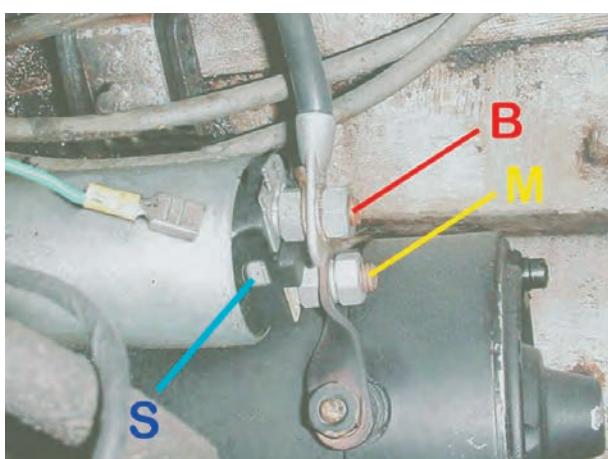

شکل ۸-۸۱ - ترمینال های اتوماتیک استارتر

- در شکل ۸-۷۹، عایق بندی محل اتصال سر سیم ها به سیم های مدار الکتریکی دیده می شود.
- کابل های اتصال ترمینال های باتری به مدار الکتریکی را در طول مورد نیاز آماده کنید.
 - روپوش عایق دو سر کابل ها را جدا کنید.
 - پست های اتصال قطب باتری به کابل را به کابل ها متصل کنید.


- بست های اتصال بدنه و ترمینال (B) اتوماتیک استارتر را به سر کابل ها وصل نمایید و محل اتصال را عایق بندی کنید.
- در شکل ۸-۸۰، نحوه ای اتصال بست به کابل نشان داده شده است.
- به وسیله سیم (Sیاه با راه آبی) اتصال ترمینال (st) سوئیچ را از طریق فیوز ۱۰ آمپری جعبه فیوز به ترمینال (S) اتوماتیک استارتر، برقرار کنید.
- از اتصال ترمینال M اتوماتیک استارتر به موتور استارتر مطمئن شوید.

- به وسیله سیم w (سفید)، اتصال قطب مثبت باتری را به سوئیچ حرقه (سوئیچ اصلی موتور)، از طریق فیوز اصلی، برقرار کنید.
- به وسیله کابل، اتصال قطب مثبت باتری به ترمینال (B) اتوماتیک استارتر را برقرار کنید.
- کابل اتصال بدنه باتری را وصل کنید. در شکل ۸-۸۱، اتصال سیم کشی به ترمینال های استارتر دیده می شود.
- با نظرارت هنرآموز کارگاه، سوئیچ اصلی موتور را برای چند ثانیه در وضعیت استارت (st) قرار دهید و عملکرد استارتر خودرو را بررسی کنید. حرکت دنده استارتر و چرخش شفت (محور) استارتر، نشان دهنده صحت سیم کشی است.


آزمون پایانی (۸)



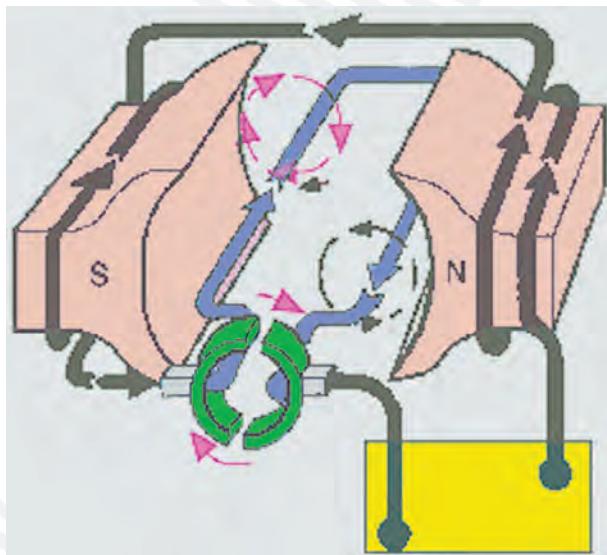۱- با توجه به شکل زیر، اصول کار موتور استارتر را شرح دهید.



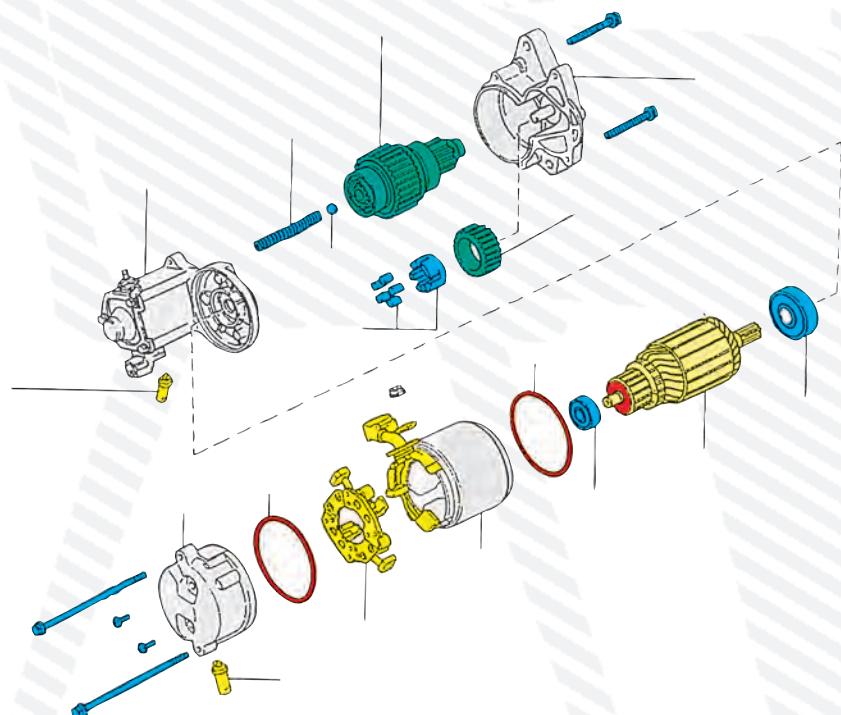۲- شکل زیر، قطعات یک موتور استارتر را نشان می‌دهد. نام هر قطعه را بنویسید.




۳- در شکل مقابل، شماره‌ی ۱ و ۲ را توضیح دهید.



۴- شکل، بررسی چه قطعه‌ای از قطعات موتور استارتر را نشان می‌دهد؟ روش بررسی را توضیح دهید.


۵- شکل، سولونویید (اتومات) استارتر را نشان می‌دهد. ساختمان و اصول کار آن را شرح دهید.

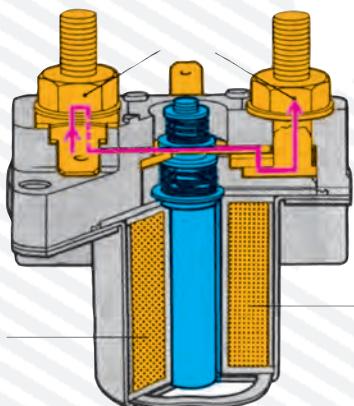۶- آزمایش نشان داده شده در شکل را توضیح دهید.



۷- وقتی استارتر، موتور را به کندی بگرداند، عیوب احتمالی را نام ببرید.

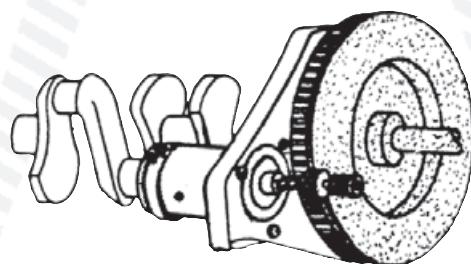
۸- وظیفه‌ی موتور استارتر را با توجه به شکل مقابل شرح دهید.



- ۹- دنده‌ی استارتر یا فلاپویل درگیر می‌شود ولی موتور گردش نمی‌کند. عیوب احتمالی آن را نام ببرید.
۱۰- آزمایش شکل مقابل را توضیح دهید.



۱۱- شکل رو به رو را توضیح دهید.

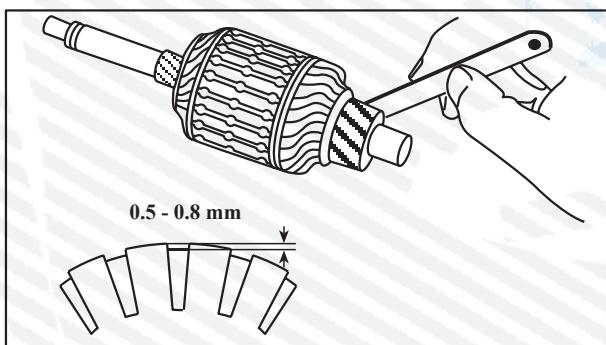

منابع و مأخذ

۱- باتری خودرو، وزارت آموزش و پژوهش.

۲- سیستم تهویه، شارژر استارتر خودرو، وزارت آموزش و پژوهش.

۳- Automotive Technology (For General Service Technicians)

by: Ron Haefner and Paal Leathers THOMSON - DELMAR LEARNING - 2008

