

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ



تعمیر لوازم خانگی حرارتی

(جلد اول)

پایه دهم

دوره دوم متوسطه

شاخه : کارداش

زمینه : صنعت

گروه تحصیلی : برق و رایانه

رشته مهارتی : تعمیر لوازم خانگی برقی

نام استاندارد مهارتی مبنا : تعمیر کار لوازم برقی و حرارتی و گردندۀ درجه ۲

کد استاندارد متولی : ۷۷/۲/۱ - ۵۵ - ۸

حیدری، محمد

۶۴۳

تعمیر لوازم خانگی حرارتی (جلد اول) / مؤلف : محمد حیدری .- تهران : شرکت چاپ و نشر

/ ۶

ت ۹۴۹ ح / کتاب‌های درسی ایران.

۱۰۹ ص. : مصور .- شاخه کارداش

متون درسی شاخه کارداش، زمینه صنعت، گروه تحصیلی برق و رایانه، رشته مهارتی تعمیر لوازم

خانگی برقی .

برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تأليف : دفتر تأليف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش .

۱. لوازم خانگی- نگهداری و تعمیر . ۲. لوازم خانگی برقی- نگهداری و تعمیر. الف. ایران.


وزارت آموزش و پرورش. دفتر تأليف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش. ب. عنوان .



**وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی**

تعمیر لوازم خانگی حرارتی (جلد اول) - ۳۱۰۱۴۶	نام کتاب :
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی	پدیدآورنده :
دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداشی	مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف :
محمد حیدری (مؤلف)- سید محمود صموطی (ویراستار فنی) - ماهدخت عفیقی (ویراستار ادبی)	شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف :
اداره کل نظارت بر شعر و توزیع مواد آموزشی	مدیریت آماده‌سازی هنری :
معصومه چهره‌آرا ضبابی (صفحه‌آرا) - علیرضا رضائی گر (طراح جلد) - مریم دهقان‌زاده (رسام) - استودیو عکاسی شرکت صنایع آموزشی(عکاس)	شناسه افزوده آماده‌سازی :
تهران : خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)	نشانی سازمان :
تلفن: ۹۸۸۳۱۱۶۱-۹، دورنگار: ۴۴۹۸۵۱۶۱-۵، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹	
وب سایت : www.irtextbook.ir , www.chap.sch.ir	
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران : تهران- کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱	ناشر :
(دارو پخش) تلفن: ۰۲۶۶-۸۸۲۰۹۲۶، دورنگار: ۰۴۹۸۵۱۶۰-۳۷۵۱۵-۱۳۹	چاپخانه :
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»	سال انتشار و نوبت چاپ :
چاپ پنجم ۱۳۹۹	

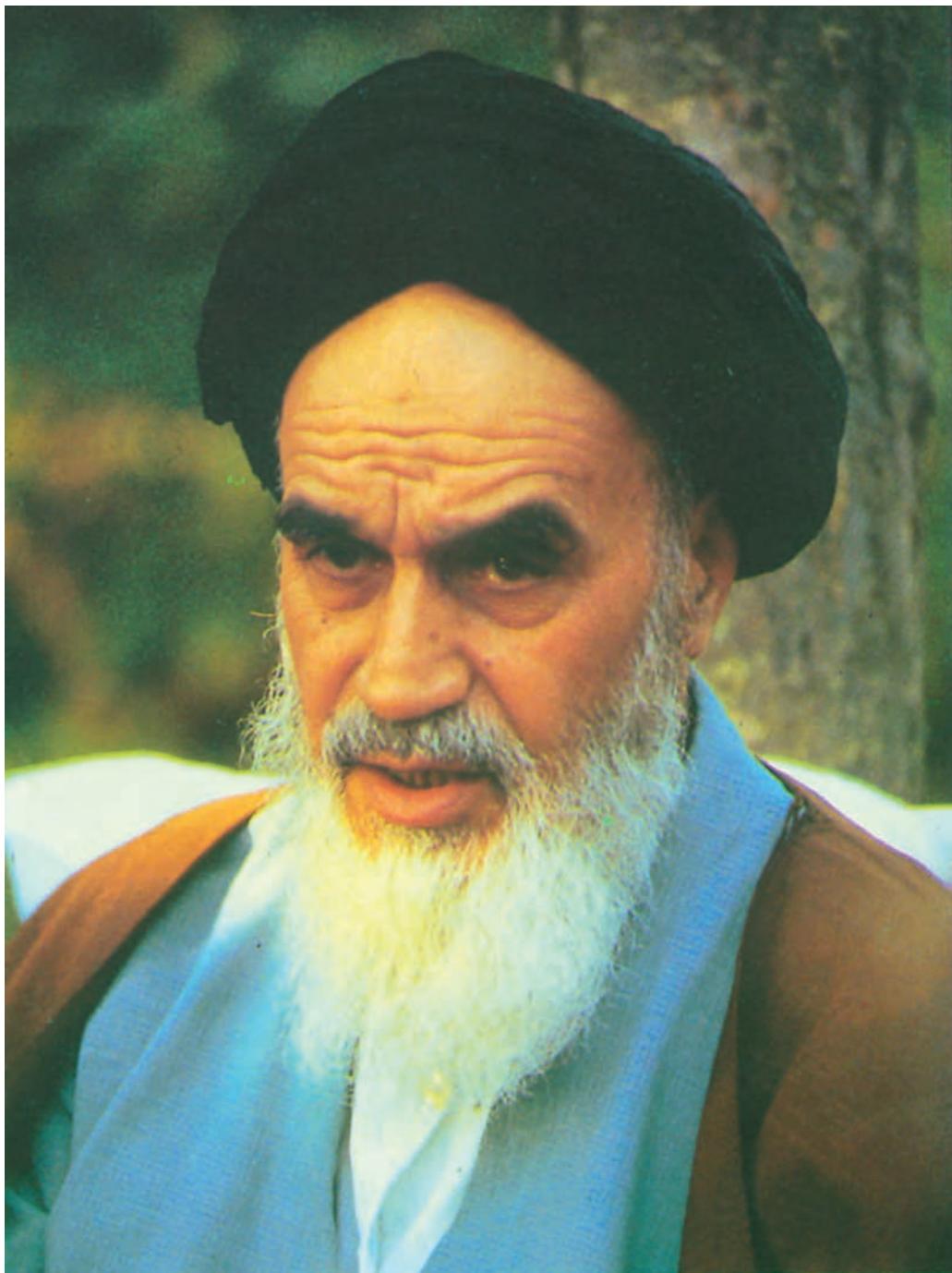کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.



شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آیید و احتیاجات
کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل
نباشید و از اتکای به اجانب بپرهیزید.

امام خمینی «قدس سرہ»

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز :

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی
تهران - صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و
حرفه‌ای و کارداش، ارسال فرمایند.

info@tvoccd.sch.ir

پیام نگار(ایمیل)

www.tvoccd.sch.ir

وبگاه (وبسایت)

مقدمه ای بر چگونگی برنامه ریزی کتاب های پو دمانی

برنامه ریزی تأليف «پو دمان های مهارت» یا «کتاب های تخصصی شاخه ای کار داشت» بر مبنای استانداردهای کتاب «مجموعه برنامه های درسی رشته های مهارتی شاخه ای کار داشت، مجموعه ششم» صورت گرفته است. براین اساس ابتدا توانایی های هم خانواده (Harmonic Power) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. سپس مجموعه مهارت های هم خانواده به صورت واحد های کار تحت عنوان (Unit) دسته بندی می شوند. در نهایت واحد های کار هم خانواده با هم مجدداً دسته بندی شده و پو دمان مهارتی (Module) را شکل می دهند. دسته بندی «توانایی ها» و «واحد های کار» توسط کمیسیون های تخصصی با یک نگرش علمی انجام شده است به گونه ای که یک سیستم پویا بر برنامه ریزی و تأليف پو دمان های مهارت نظارت دائمی دارد.

به منظور آشنایی هر چه بیشتر مربیان، هنرآموزان و هنرجویان شاخه ای کار داشت و سایر علاوه مندان و دست اندر کار آموزش های مهارتی با روش تدوین، «پو دمان های مهارت»، توصیه می شود الگوهای ارائه شده در نمون برگ های شماره (۱)، (۲) و (۳) مورد بررسی قرار گیرد. در ارائه دسته بندی ها، زمان مورد نیاز برای آموزش آن ها نیز تعیین می گردد، با روش مذکور یک «پو دمان» به عنوان کتاب درسی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش در «شاخه ای کار داشت» چاپ سپاری می شود.

به طور کلی هر استاندارد مهارت به تعدادی پو دمان مهارت (M_1, M_2, \dots) و هر پو دمان نیز به تعدادی واحد کار (U_1, U_2, \dots) و هر واحد کار نیز به تعدادی توانایی ویژه (P_1, P_2, \dots) تقسیم می شوند. نمون برگ شماره (۱) برای دسته بندی توانایی ها به کار می رود. در این نمون برگ مشاهده می کنیم که در هر واحد کار چه نوع توانایی هایی وجود دارد. در نمون برگ شماره (۲) واحد های کار مرتبط با پو دمان و در نمون برگ شماره (۳) اطلاعات کامل مربوط به هر پو دمان درج شده است. بدینهی است هنرآموزان و هنرجویان ارجمند شاخه کار داشت و کلیه عزیزانی که در امر توسعه آموزش های مهارتی فعالیت دارند، می توانند ما را در غنای کیفی پو دمان ها که برای توسعه آموزش های مهارتی تدوین شده است رهنمون و یاور باشند.

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

دفتر تأليف کتاب های درسی

فنی و حرفه ای و کار داشت

مقدمه

با توسعه روزافرون علم و تکنولوژی، وسائل خانگی حرارتی پیشرفت زیادی داشته است. از آن جایی که خرایی کابل ناشی از فرسودگی و استفاده‌های نادرست از آن یک نقص عادی محسوب می‌شود لذا بعضی از وسائل خانگی بر قی از نوع حرارتی مانند اطرو و کتری طوری طراحی شده‌اند که برای گرفتن انرژی الکتریکی، از یک پریز سیار یا از یک پایه‌ی جداشدنی نظیر شارژرها استفاده کرده و به هنگام کار، این وسائل بدون سیم بوده، از منبع انرژی الکتریکی بی‌نیازند و خطری مصرف کننده را تهدید نمی‌کند.

هم‌چنین استفاده از میکروکنترولرهای رایانه‌جهت راه‌اندازی و کنترل حین کار، با گرفتن اطلاعات لازم از وضعیت پروسه و انتقال آن‌ها به شخص کنترل کننده از راه دور مقدور گشته است.

با کنترل الکترونیکی، امکان تنظیم توان مصرفی، ایجاد فاکتور خودتشخصیس یا هوشمند سبب مجهر شدن وسائل به صفحه نمایشگر جهت کنترل اطلاعات مربوط به عملکرد وسائل و عیوب داخلی آن‌ها شده است.

در حال حاضر با تکنولوژی پیشرفته علم الکترونیک، وسائل خانگی بر قی مجهز به قطعه‌ی آنالیز کننده (پروسسور) کلام می‌باشد که اخطارها، نوع خطأ و روش برطرف شدن آن را با کلام به شما اعلام می‌کند. کتاب حاضر به صورتی تدوین یافته تا شما را در امر کاربرد، تعمیر و عملکرد اجزای داخلی وسائل خانگی باری دهد. هم‌چنین جدول‌ها، شکل‌ها و تصاویر گام به گام یک الگوی منطقی را برای عیب‌یابی و روش رفع آن فراهم می‌آورد.

این کتاب در دو جلد تألیف شده، جلد اول متشکل از لوازم حرارتی (۱) مربوط به وسائل خانگی ساده و خودکار و جلد دوم لوازم حرارتی (۲) متشکل از لوازم خانگی که فقط خودکارند به شما کمک خواهد کرد که چگونه از ایجاد خطأ جلوگیری نموده و روش عیب‌یابی سریع و نحوه تعمیر آسان، مطمئن و کم‌هزینه را فرآورید.

یکی از مواردی که موجب ارتقاء کیفی این کتاب شده است، اجرای ویراستاری فنی آن توسط آقای مهندس صموتوی بوده است. ایشان علاوه بر ویراستاری فنی نقش اساسی در دگرگونی ساختاری کتاب داشته و در تمام مراحل تألیف گام به گام با اینجانب همکاری کرده‌اند. لذا بر خود لازم می‌دانم از ایشان تشکر و پیشنهاد داشته باشم.

در خاتمه وظیفه خود می‌داند که از زحمات و رهنمودهای آقایان مهندسین ابوالقاسم جاریانی، بهروز کهزادی، عبدالمجید خاکی صدیق، فریدون علومی، محمدحسن افسار، صمد خادمی‌اقدم، محسن پریدس، بهنام بهشادپور و سرکارخانم ماهدخت عقیقی ویراستارادی کتاب و اعضای محترم کمیسیون تخصصی رشته‌ی الکترونیکی دفتر برنامه‌ریزی و تألیف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش آقایان مهندس امیرحسین ترکمانی، شهرام خدادادی، جواد آيت‌اللهی، حسین جنانی و فریدون عرب پوریان تشکر و قدردانی نمایم.

همچنین به خاطر تحمل زحمات بی‌شائبه و بسیار ارزشمند همکاران محترم واحدهای آماده‌سازی خبر، حروفچینی، گرافیک، رسامی، صفحه‌آرایی و همکاران مصحح در اداره کل چاپ و توزیع کتاب‌های درسی و عکاسان محترم شرکت صنایع آموزشی ایران آقایان عباس رخوند، مهندسین محمدرضا صفابخش و سعید رضایی نودهی و عکاس محترم دفتر برنامه‌ریزی و تألیف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش سرکارخانم نسرین اصغری کمال‌تشکر و سپاسگزاری را دارم.

از آنجاییکه هر نوع فعالیتی به خصوص در زمینه‌ی تألیف کتاب‌های درسی نمی‌تواند بدون نقص باشد، رهنمودهای کلیه‌ی استفاده‌کنندگان این کتاب می‌تواند در بهبود کیفی کتاب در چاپ‌های بعدی اثر بگذارد. لذا خواهشمند است نظرات خود را به آدرس صندوق پستی درج شده در ابتدای کتاب ارسال دارید.

مؤلف

فهرست

۱	واحد کار اول - لوازم حرارتی (۱)
۲	فصل اول - باز کردن، تفکیک، عیب یابی، تعمیر و راه اندازی بخاری و اجاق برقی
۳	پیش آزمون (۱)
۵	۱- اطلاعات کلی
۶	۲- انواع و کاربرد بخاری برقی
۸	۳- ساختمان بخاری برقی
۱۱	۴- مدار الکتریکی بخاری برقی
۱۲	۵- کار عملی شماره‌ی ۱- روش باز کردن بخاری برقی
۲۹	۶- جدول عیب یابی، روش‌های رفع عیب، تعمیر و راه اندازی بخاری برقی
۳۰	۷- انواع و کاربرد اجاق برقی
۳۱	۸- ساختمان اجاق برقی
۳۳	۹- مدار الکتریکی اجاق برقی
۳۴	۱۰- کار عملی شماره‌ی ۲- روش باز کردن اجاق برقی
۴۹	۱۱- جدول عیب یابی، روش‌های رفع عیب، تعمیر و راه اندازی اجاق برقی
۵۱	آزمون پایانی (۱)

فصل دوم— باز کردن، تفکیک، عیب یابی، تعمیر و راه اندازی کباب پز و توستر برقی	۵۴
پیش آزمون (۲)	۵۵
۱— اطلاعات کلی	۵۶
۲— انواع کباب پز برقی و کاربرد آنها	۵۶
۳— ساختمان کباب پز برقی	۵۸
۴— تنظیم ترمومترات بی مثالی قابل تنظیم	۶۱
۵— مدار الکتریکی کباب پز برقی	۶۲
۶— کار عملی شماره‌ی ۱— روش باز کردن کباب پز برقی	۶۳
۷— جدول عیب یابی، روش‌های رفع عیب، تعمیر و راه اندازی کباب پز برقی	۷۶
۸— انواع توستر برقی و کاربرد آن	۷۷
۹— ساختمان توستر برقی	۷۹
۱۰— طرز کار توستر برقی	۸۴
۱۱— مدار الکتریکی توستر برقی	۸۵
۱۲— کار عملی شماره‌ی ۲— روش باز کردن توستر برقی	۸۷
۱۳— جدول عیب یابی، روش‌های رفع عیب، تعمیر و راه اندازی توستر برقی	۱۰۰
آزمون پایانی (۲)	۱۰۳
منابع	۱۰۹


هدف کلی پودمان

عیب یابی و تعمیر لوازم خانگی حرارتی برقی

ساعت			عنوان توانایی	شماره	
جمع	عملی	نظری		توانایی	واحد کار
۱۴	۱۲	۲	باز کردن، تفکیک، عیب یابی، تعمیر و راه اندازی بخاری و اجاق برقی	۱۶	۱
۱۴	۱۲	۲	باز کردن، عیب یابی، تعمیر و راه اندازی کباب پز و توستر برقی	۱۷	
۱۰	۸	۲	باز کردن، تفکیک، عیب یابی، تعمیر و راه اندازی اتو	۱۵	
۸	۶	۲	باز کردن، عیب یابی، تعمیر و راه اندازی کتری برقی	۱۸	
۱۴	۱۲	۲	باز کردن، عیب یابی، تعمیر و راه اندازی پلوپز و آرام پز	۱۹	۲
۱۲	۱۰	۲	باز کردن، عیب یابی، تعمیر و راه اندازی رادیاتور برقی	۲۰	
۱۶	۱۲	۴	باز کردن، عیب یابی، تعمیر و راه اندازی آب گرم کن برقی	۲۸	
۸۸	۷۲	۱۶	جمع کل		

واحد کار اول

لوازم حرارتی (۱)

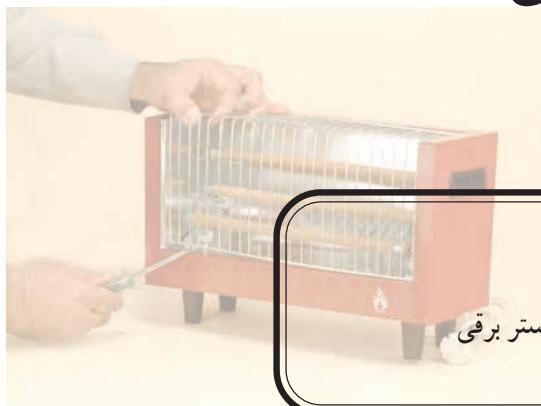


هدف کلی

عیب‌یابی و تعمیر بخاری، اجاق برقی، کباب پز و توستر برقی



ساعت آموزش			عنوان توانایی	شماره	
توانایی	واحد کار	تعداد			
نظری	عملی	جمع			
۱۴	۱۲	۲	باز کردن، تفکیک، عیب‌یابی، تعمیر و راه اندازی بخاری و اجاق برقی	۱۶	
۱۴	۱۲	۲	باز کردن، عیب‌یابی، تعمیر و راه اندازی کباب پز و توستر برقی	۱۷	۱
۲۸	۲۴	۴		جمع کل	

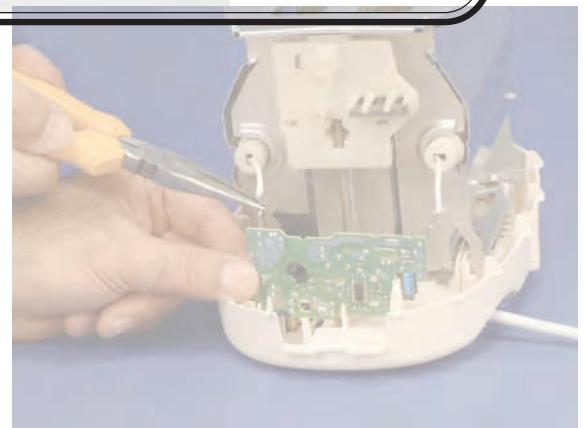

فصل اول

باز کردن، تفکیک، عیب‌یابی، تعمیر و راهاندازی بخاری و اجاق برقی

هدف کلی



عیب‌یابی و تعمیر بخاری و اجاق برقی

هدف‌های رفتاری: فرآگیر پس از پایان این فصل قادر خواهد بود:

- ۱- انواع بخاری و اجاق برقی را نام ببرد.
- ۲- کاربرد بخاری و اجاق برقی را توضیح دهد.
- ۳- قطعات بخاری و اجاق برقی را از یکدیگر تشخیص دهد.
- ۴- قطعات بخاری و اجاق برقی را نام ببرد.
- ۵- قطعات بخاری و اجاق برقی را شرح دهد.
- ۶- مدار الکتریکی و اجاق بخاری برقی را شرح دهد.
- ۷- دستگاه بخاری و اجاق برقی را باز و مجدداً سوار کند.
- ۸- نقشه‌ی الکتریکی و چیدمان قطعات بخاری و اجاق برقی مونتاژ شده را در حین پیاده‌سازی ترسیم کند.
- ۹- دستگاه بخاری و اجاق برقی معیوب را عیب‌یابی، تعمیر و راهاندازی کند.
- ۱۰- دستگاه اجاق برقی معیوب را عیب‌یابی، تعمیر و راهاندازی کند.

ساعت آموزش		
جمع	عملی	نظری
۱۴	۱۲	۲



با توجه به تنوع بخاری و اجاق برقی و محدودیت زمانی موجود در استاندارد، کافی است فرآگیر یک نمونه بخاری برقی و یک نمونه اجاق برقی را با توجه به امکانات و تجهیزات کارگاهی از نظر مباحثت تئوری و عملی تجزیه و تحلیل کند و با استفاده از جدول عیب‌یابی مربوطه زیرنظر مریض کارگاه با رعایت کامل موارد اینمنی به عیب‌یابی و تعمیر آن بپردازد. لذا کسب مهارت برای سایر انواع بخاری و اجاق برقی در طی کارآموزی و تجربه‌ی عملی آینده خواهد بود.

نکته مهم:

پیش آزمون (۱)

۱- هنگامی که چند مقاومت اهمی به طور سری در مدار قرار می‌گیرند مقاومت معادل آنها از بزرگ‌ترین مقاومت اهمی موجود در مدار..... است.

۲- چند مقاومت اهمی به صورت موازی در مدار قرار دارد. مقاومت معادل آنها از کوچک‌ترین مقاومت اهمی موجود در مدار..... است.

۳- مشخصه‌ی مقاومت اهمی پُروات کدام است؟

(۱) توان تلف شده در آن کم باشد. (۲) اهم آن کم و جریان عبوری از آن زیاد است.

(۳) جریان عبوری از آن کم باشد. (۴) اهم آن زیاد و جریان عبوری از آن کم باشد.

۴- مقاومت اهمی کم وات به مقاومتی گفته می‌شود که :

(۱) اهم آن کم باشد. (۲) اهم آن کم و جریان عبوری از آن کم باشد.

(۳) اهم آن زیاد و جریان عبوری از آن کم باشد. (۴) توان تلف شده در آن زیاد باشد.

۵- نقش مقاومت اهمی در مدار را به طور خلاصه شرح دهید.

۶- توان مصرفی در لوازم خانگی حرارتی برقی از کدام رابطه محاسبه می‌شود؟

$$P = VI \sin. \quad (۲)$$

$$P = \frac{V^2}{R} \quad (۱)$$

$$P = \sqrt{3} VI \sin. \quad (۳)$$

۷- کابل‌های رابط لوازم خانگی حرارتی برقی از کدام نوع است؟

(۱) دورشته‌ای مفتولی (۲) دورشته‌ای یا سه رشته‌ای افshan

(۳) سه رشته‌ای مفتولی (۴) چهار رشته‌ای

۸- سطح مقطع سیم پریز برق منازل مسکونی کوچک^۱ معمولاً چند میلی مترمربع انتخاب می‌شود؟

۲/۵ (۲) ۱/۵ (۱)

۶ (۴) ۴ (۳)

۹- در وسایل خانگی حرارتی برقی، انرژی الکتریکی به کدام انرژی تبدیل می‌شود؟

(۱) مکانیکی (۲) حرارتی

(۳) شیمیایی (۴) نورانی

۱۰- در یک سیم پیچ با هسته (سلف واقعی) که از طریق فاز و نول تغذیه می‌شود، جریان الکتریکی نسبت به ولتاژ دو سر آن..... است.

(۱) پس فاز (۲) پیش فاز

(۳) هم فاز (۴) به اندازه نیم پس فاز

۱۱- مواد از نظر الکتریکی به چند دسته تقسیم می شود؟

۱۲- چند نوع عایق که در وسایل خانگی حرارتی مانند بخاری برقی به کار می رود نام بیرید.

۱۳- جنس سیم المنت بخاری و اجاق برقی از کدام نوع است؟

۴) الومینیوم

۲) کرم نیکل یا کرم الومینیوم

۳) تنگستن

۱) کرم



۱۴- المنت شکل مقابل برای کدام وسیله‌ی خانگی استفاده می شود؟



۱۵- اثر سلفی المنت شکل مقابل چقدر است؟

۱) صفر

۲) بینهایت

۳) ۱ میلی هانری

۴) دومیلی هانری

۱۶- بک بخاری برقی 22° ولت 1500 وات، سه المنت دارد. وقتی هر سه المنت توسط کلید در مدار قرار می گیرند اتصال آنها به چه صورت است؟

۳) سری و موازی

۴) موارد ۲ و ۳

۱) سری

۲) موازی



۱۷- المنت شکل مقابل برای کدام وسیله‌ی خانگی حرارتی استفاده می شود؟

۱) بخاری برقی

۲) اجاق برقی

۳) اتو

۴) سماور برقی

۱۸- مشخصه‌ی المنت‌های وسایل خانگی حرارتی کدام است؟

۱) پروات و پراهم

۲) کم وات و کم اهم

۳) کم وات و پراهم

۴) پروات و کم اهم

۱۹- در کدام وسیله‌ی خانگی حرارتی، المنت‌ها با هم به طور سری در مدار قرار می گیرند؟

۱) کباب‌پز و توستر برقی

۲) بخاری برقی

۳) رادیاتور برقی

۴) آب گرم کن برقی

۲۰- در لوازم خانگی حرارتی از نوع خودکار، چه وسیله‌ای برای قطع خودکار مدار به کار می رود؟

۲۱- در لوازم خانگی حرارتی غیرخودکار، برای قطع و وصل مدار ترجیحاً از کدام وسیله استفاده می شود؟

۱) کلید (10°) چراغ‌دار

۲) کلید ساده

۳) ترمومتر

۴) تایмер

۲۲- استفاده از سیم اتصال زمین در وسایل خانگی حرارتی که بدنه‌ی فلزی دارند الزامی است.

۲۳- در صورتی که سیم المنت بخاری برقی از وسط قطع شود برای تعمیر آن چه اقدامی باید صورت گیرد؟

۱) تعویض المنت

۲) اتصال به وسیله‌ی هویه‌ی برقی

۳) اتصال از طریق تاباندن آن به هم

۴) اتصال به وسیله‌ی ترمینال چینی

۲۴- برای جلوگیری از اتصال سیم‌های رابط داخل دستگاه لوازم خانگی از..... استفاده می شود.

۲۵- آیا می توان از بخاری برقی برای گرم کردن غذا استفاده کرد؟ شرح دهید.

۱-۱- اطلاعات کلی

بخاری^۱ و اجاق^۲ برقی پر مصرف ترین وسایل خانگی به شمار می‌روند. این وسایل انرژی الکتریکی را به انرژی حرارتی تبدیل می‌کنند و به ترتیب برای گرم کردن منازل و پختن غذا به کار می‌روند.



(الف)



(ب)



(ج)



(د)



(ه)

شکل ۱-۱

آلودگی‌های بخاری برقی و اجاق برقی در مقایسه با آلودگی‌های بخاری نفتی و اجاق نفتی یا گازی ناچیز و قابل صرف نظر کردن است.

امروزه بخاری و اجاق‌های برقی در طرح‌های متنوع تولید شده و برای انتقال سریع‌تر گرما به محیط اطراف بخاری از فن‌های دمنده‌ی هوا استفاده می‌شود. در بخاری برقی شکل ۱-۱-الف هوا گرم شده به وسیله‌ی المتن‌ها با فن دمنده‌ی هوا از قست شبکه‌دار جلوی بخاری خارج می‌شود.

در بخاری برقی شکل ۱-۱-ب هوا گرم شده به وسیله المتن‌ها به وسیله‌ی یک فن از قسمت شبکه‌دار بالای بخاری خارج شده و محیط منزل را گرم می‌کند.

شکل ۱-۱-ج تصویر یک دستگاه بخاری برقی فن‌دار ایستاده را نشان می‌دهد. این بخاری مجهز به هشدار دهنده‌ی اینمی هنگام پوشیده شدن اتفاقی دستگاه، قطع کننده‌ی اضطراری هنگام گرم شدن ییش از حد مجاز، پایه‌ی نوسانی برای پراکندن هوا گرم در همه جهت، ساعت و تایмер دیجیتالی است.

شکل ۱-۱-د تصویر یک دستگاه بخاری دیواری فن‌دار را نشان می‌دهد. این بخاری دارای سه تنظیم توان گرمایی ۶۰°، ۱۲۰° و ۱۸۰° وات است و مجهز به پرتوهای مادون قرمز، محافظ ضد پاشیدگی آب و فن برای پخش سریع هوا گرم تولید شده از پرتوهای مادون قرمز المتن‌ها است.

این نوع بخاری برای حمام منازل مناسب بوده و بر روی دیوار رختکن حمام به‌طور استاندارد نصب می‌شود.

در شکل ۱-۱-ه تصویر یک بخاری برقی پایه‌دار را که با دو کلید چراغ‌دار روشن و خاموش می‌شود مشاهده می‌کنید.



(الف)



(ب)

شکل ۱-۲

در شکل ۱-۲-الف یک دستگاه اجاق برقی مجهز به تایمر مکانیکی و کلید چهار وضعیتی گردان را مشاهده می کنید.

شکل ۱-۲-ب یک دستگاه اجاق برقی ۲۰۰۰ وات فن دار را نشان می دهد. این اجاق برقی مجهز به تایمر ۱۲۰ دقیقه ای ترموستات قابل تنظیم از ۶۰° تا ۲۴۰° درجه هی سانتی گراد و چراغ داخلی برای مشاهده نحوه پخت غذا است.

نکته مهم:

از آنجایی که در این کتاب عیب یابی و تعمیر لوازم خانگی حرارتی ساده و بدون موتور یا فن مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و عیب یابی و تعمیر بخاری و اجاق برقی فن دار مستلزم آشنایی با انواع موتورهای الکتریکی یک فاز و عملکرد آنها است. لذا عیب یابی و تعمیر این نوع وسایل پس از فراگرفتن عیب یابی و تعمیر لوازم خانگی حرارتی گردندۀ توصیه می شود.



شکل ۱-۳-الف

۱-۲- انواع و کاربرد بخاری برقی

بخاری های برقی را در انواع مختلف می سازند و به بازار مصرف عرضه می کنند. بخاری های برقی با توجه به تعداد و نوع المنت، توان الکتریکی، نحوه قطع و وصل مدار، شکل ظاهری، نوع کاربرد و سیستم کنترل شکل ۱-۳-الف یک دستگاه بخاری برقی سه المنتی (3×60 وات) را نشان می دهد. این بخاری دارای دو کلید ساده و بدون چراغ است که در پشت دستگاه قرار دارد.



شکل ۱-۳-ب

شکل ۱-۳-ب یک دستگاه بخاری سه المنتی را نشان می دهد. سیم رابط این بخاری روکش نخی دارد.




شکل ۳-۱-ج

شکل ۳-۱-ج یک دستگاه بخاری برقی سه المنتی ایستاده را نشان می‌دهد. این بخاری با یک کلید دوپل چراغ‌دار روشن و خاموش می‌شود.



(الف)

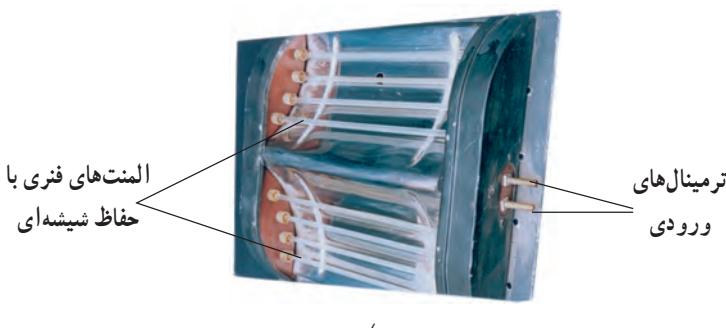


(ب)



(ج)

شکل ۱-۴

در شکل ۱-۴-الف یک دستگاه بخاری برقی با ۸ المنت از نوع فنری و حفاظ شیشه‌ای را مشاهده می‌کنید. این بخاری دارای ترموموستات قابل تنظیم، حفاظ مشبک فلزی و سیم رابط قابل جدا شدن از دستگاه است.

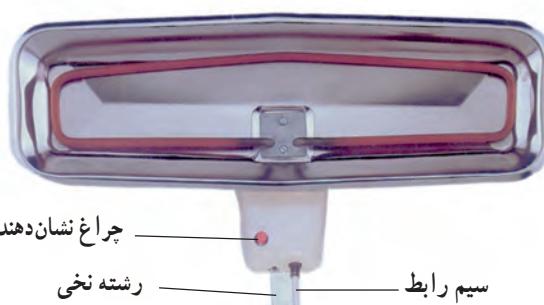

شکل ۱-۵

در شکل ۱-۴-ب حفاظ مشبک فلزی از روی دستگاه برداشته شده و المنت‌ها و ترمینال ورودی را مشاهده می‌کنید.

در شکل ۱-۴-ج سرولوم ترموموستات قابل تنظیم در وضعیت قطع قرار دارد. درجه‌ی کم و زیاد ترموموستات قابل تنظیم را در شکل مشاهده می‌کنید.

در شکل ۱-۵ یک دستگاه بخاری برقی تک‌المنت مخصوص حمام را که کلید آن دو وضعیتی یک‌پل گردان است مشاهده می‌کنید. کلید این بخاری توسط یک رشته‌ی نخی تغییر وضعیت می‌دهد. این نوع بخاری را روی دیوار رختکن حمام و در جای مناسب به صورت محکم و اساسی نصب می‌کنند. المنت این بخاری از نوع لوله‌ای (میله‌ای) است. هنگام نصب باید سیم اتصال زمین به بدنه‌ی فلزی بخاری وصل شود.



شکل ۱-۶




(الف)

شکل ۱-۶ یک دستگاه بخاری برقی دوالمنتی حمام 1200 W و 800 W را با کلید چهار وضعیتی (دوپل گردان) و المنت‌های لوله‌ای (میله‌ای) نشان می‌دهد.


۱-۳- ساختمان بخاری برقی

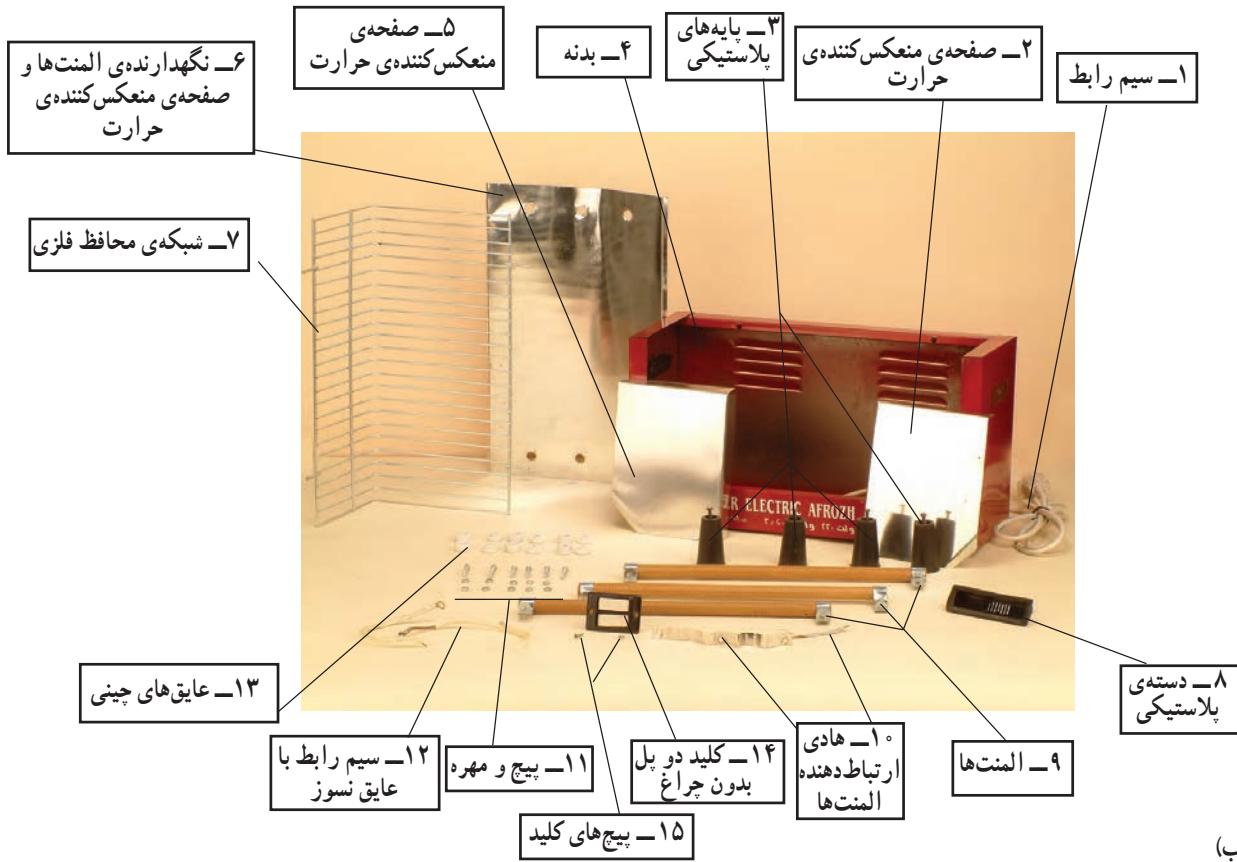برای آشنایی با ساختمان بخاری برقی، ابتدا قطعات و اجزای تشکیل‌دهندهٔ بخاری برقی شکل ۱-۷-الف در شکل ۱-۷-ب نشان داده می‌شود، سپس بعضی از اجزای مدار الکتریکی آن را شرح می‌دهیم.



(ب)

شکل ۱-۷

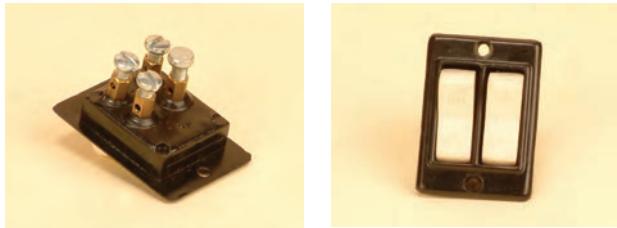

(الف)



(ب)

شکل ۱-۸



شکل ۱-۹



شکل ۱-۱۰



(الف)



(ب)

۱-۳-۱- کلید بخاری برقی: کلیدهای بخاری برقی به صورت ساده و بدون چراغ از نوع یک پل و دو پل و یا به صورت چراغدار از نوع یک پل، دو پل و سه پل وجود دارد.
شکل ۱-۸- الف دو طرف یک کلید دو پل ساده و بدون چراغ را نشان می‌دهد.


۱-۸- ب سه کلید چراغدار یک پل، دو پل و سه پل را نشان می‌دهد.

۱-۳-۲- عایق الکتریکی بخاری برقی: برای نگهداری سیم‌های المنت برخی بخاری برقی لوله‌های توخالی عایق از جنس سرامیک استفاده می‌شود. برای عبور سر سیم‌های المنت، در هر سر لوله‌های عایق سوراخی تعبیه شده است. (شکل ۱-۹).

برای عایق کردن پایه‌های المنت نسبت به بدنه، عایق سوراخ دار چینی به کار می‌رود (شکل ۱-۱۰).

۱-۳-۳- المنت بخاری برقی: المنت بخاری برقی به سه صورت وجود دارد.

- فنری که روی لوله‌ی توخالی سرامیکی پیچیده می‌شود (شکل ۱-۱۱-الف).
- فنری با حفاظ شیشه‌ای مشابه المنت‌های شکل ۱-۱۱-ب.
- میله‌ای یا لوله‌ای مشابه شکل ۱-۱۱-ج.

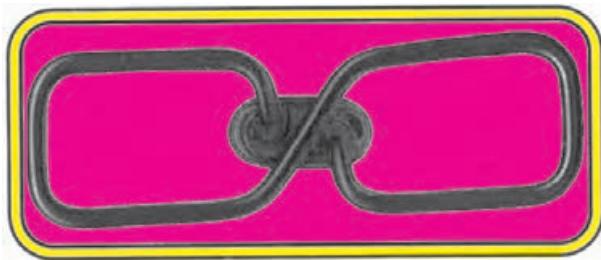


شکل ۱-۱۱

ج)

جنس سیم المنت های فنری از نوع کرم^۱ نیکل یا کرم آلومنیوم است.

جنس سیم المنت لوله ای از نوع کرم نیکل یا کرم آلومنیوم (آلوكرم) است که آن را به صورت فنر در داخل لوله ای از جنس فولاد زنگزن^۲ قرار می دهند و اطراف المنت را با مواد مذابی از پودر اکسید منیزیم^۳ پر می کنند تا از لوله ای المنت، عایق شود.

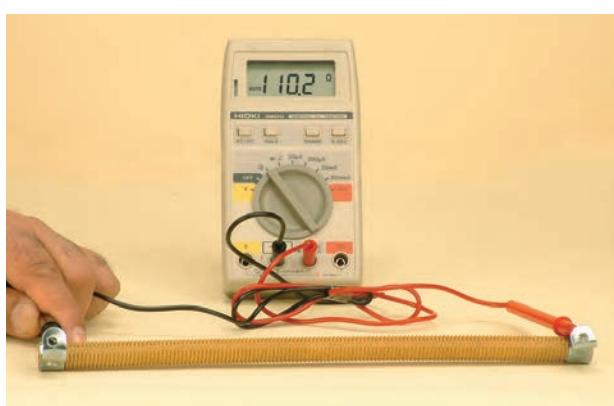


شکل ۱-۱۲

شکل ۱-۱۲، مقدار مقاومت اهمی یک المنت ۵۰۰ واتی را که برابر ۱۱۰/۲ اهم است توسط اهمتر نشان می دهد.

توجه:

دارد.


مقادیر اندازه گیری شده تحت تأثیر تلوراسن های قطعات، دستگاه های اندازه گیری و شرایط محیط قرار

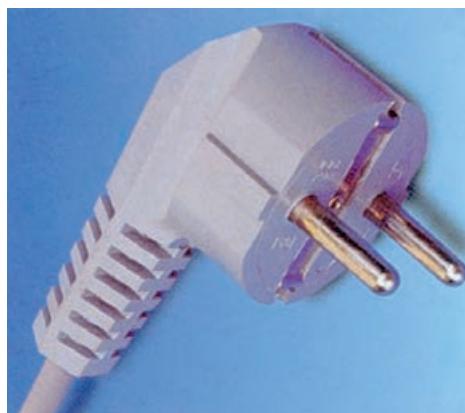

شکل ۱-۱۳

۴-۱-۳-دوشاخه سیم رابط: دوشاخه سیم رابط بخاری برقی از نوع ارت دار انتخاب می شود و از استقامت حرارتی و الکتریکی بالایی برخوردار است (شکل ۱-۱۳).

- ۱- قابلیت هدایت کرم، آلومنیوم و نیکل به ترتیب ۳۶، ۳۵ و $\frac{۲/۵}{\text{متر}} \cdot \frac{\text{mm}^2}{\text{میلی متر مربع}}$ است.
- ۲- با افزودن بیش از ۱۰/۵ درصد کرم به فولاد معمولی آلیاژ فولاد زنگزن (استنلس استیل) به وجود می آید، نیکل خاصیت فرم گیری، شفافیت و نقطه ذوب استنلس استیل (Stainless steel) را افزایش می دهد.
- ۳- درجه ذوب اکسید منیزیم حدود ۱۷۰۰ درجه سانتی گراد است در صورتی که نقطه ذوب چینی و سرامیک حدود ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد است.

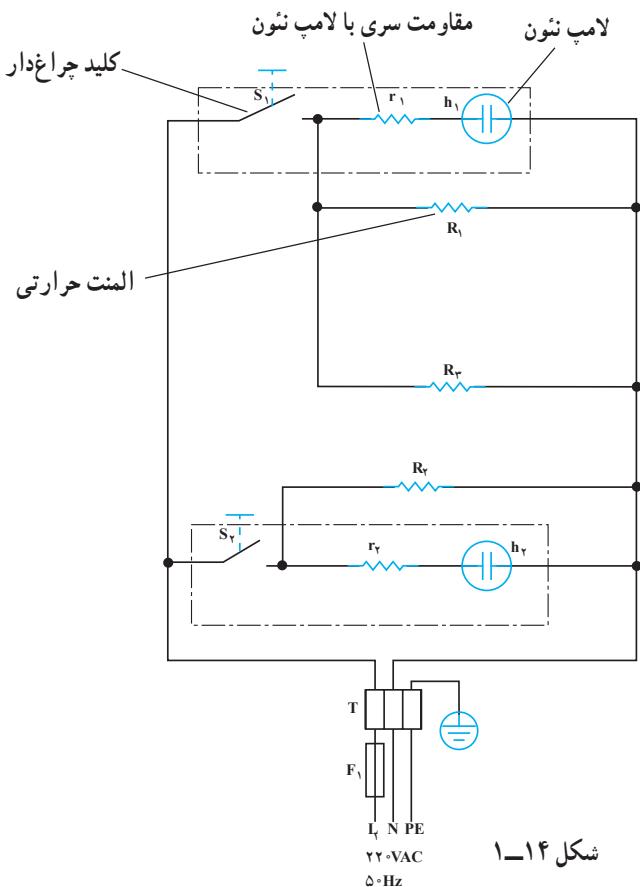


شكل ١-١٤

٤-١- مدار الکتریکی بخاری برقی

شکل ١-١٤ مدار الکتریکی بخاری برقی با سه المنت F_1 ، R_1 و R_r ، دو کلید یک پل چراغ دار S_1 و S_r و فیوز F_1 را نشان می دهد. مقاومت های r_1 و r_r که سری با لامپ های نئون h_1 و h_r و داخل کلیدها قرار دارد حدود ١٥° کیلواهم و محدود کننده ولتاژ و جریان لامپ نئون هستند.

فیوز حرارتی دستگاه یا فیوزی است که در خط تغذیه کننده پریز برق قرار دارد و T ترمینال دستگاه است. در مدار شکل ١-١٤ کلید S_1 دو المنت R_1 و R_r را همزمان به طور موازی در مدار قرار می دهد و کلید S_r المنت R_r را روشن و خاموش می کند.

با وصل کلید S_1 گرمای تولیدی بخاری بیشتر از حالتی است که کلید S_r به تنها وصل است. زمانی که کلیدهای S_1 و S_r هردو با هم وصل باشند گرمای تولیدی بخاری زیاد و بیشتر از حالتی است که کلید S_r به تنها وصل است.

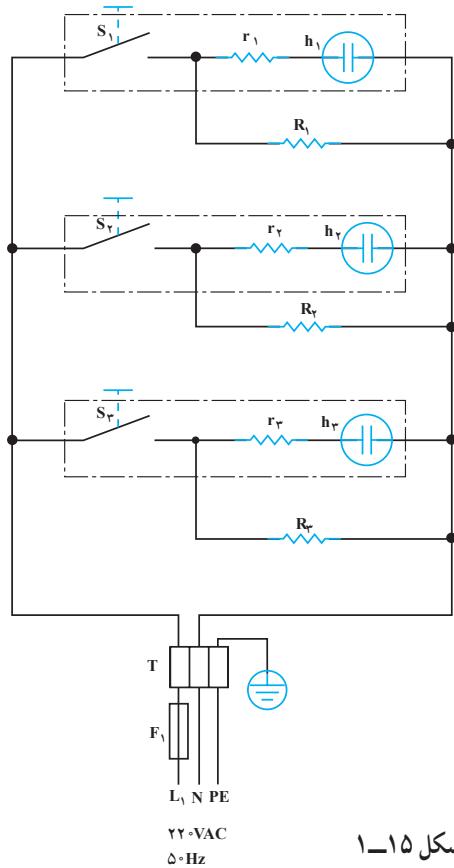

شكل ١-١٥

شکل ١-١٥ مدار الکتریکی یک نوع بخاری برقی با سه المنت R_1 ، R_r و R_3 ، سه کلید چراغ دار (S_1 ، S_r ، S_3)، فیوز F_1 و ترمینال T است. مقاومت های r_1 ، r_r و r_3 مقاومت هایی هستند که به صورت سری با لامپ نئون قرار دارند. مقدار هریک از آنها حدود ١٥° کیلواهم است. h_1 ، h_r و h_3 لامپ نئون داخل کلیدها است که با وصل کلیدها روشن و با قطع کلیدها خاموش می شوند.

۱-۵- کار عملی شماره‌ی ۱

روشن باز کردن بخاری برقی

- هدف از بازکردن و بستن دستگاه سرویس و نگهداری دوره‌ای و تعمیر آن است.
- معمولاً سرویس و نگهداری دوره‌ای را در راهنمای کاربرد دستگاه قید می‌کنند. در این فرایند معمولاً اعمالی از قبیل بازدید و کنترل اتصال‌ها و عایق‌بندی دستگاه، تعویض قطعاتی مانند کلید، المنت، تایمر، ترمومتر، چراغ نشان دهنده، سیم‌های رابط با روکش نسوز، عایق سرسیم‌ها، عایق‌های المنت نسبت به بدن و ... انجام می‌شود.

نکته مهم:



شکل ۱-۱۶

۱-۵-۱- ابزار، تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز

پیچ‌گوشتی تخت (دوسو) در اندازه‌های مختلف، یک سری: از پیچ‌گوشتی تخت برای باز کردن پیچ‌های تخت (دوسو) که در سرپیچ یک شیار وجود دارد استفاده می‌شود. در شکل ۱-۱۶ انواع پیچ‌گوشتی تخت (دوسو) به همراه تصویری از سرپیچ‌ها مشاهده می‌شود.



شکل ۱-۱۷



شکل ۱-۱۸

پیچ‌گوشتی چهارسو، یک سری: این پیچ‌گوشتی برای باز کردن پیچ‌های چهارسو یعنی پیچ‌هایی که در قسمت سر آن دو شیار متقطع مانند علامت + دارد، استفاده می‌شود. در شکل ۱-۱۷ انواع پیچ‌گوشتی چهارسو همراه با تصویر شیار پیچ نشان داده شده است.

برای باز کردن پیچ‌ها باید ضخامت و عرض سر پیچ‌گوشتی با شیار سر پیچ‌ها منطبق باشد، (شکل ۱-۱۸).



شکل ۱-۱۹

انبردست، یک عدد: از انبردست برای گرفتن و بیرون آوردن قطعات لوازم خانگی از داخل محفظه استفاده می‌شود. شکل ۱-۱۹ یک انبردست با دسته‌ی عایق را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۲۰

انبر دمباریک، یک عدد: از انبر دمباریک برای گرفتن و بیرون آوردن قطعات و صاف کردن خارهای فلزی لوازم خانگی استفاده می‌شود. شکل ۱-۲۰ یک نوع دمباریک را نشان می‌دهد. در اصطلاح عموم، انبر دمباریک را فقط دمباریک می‌نامند.



(الف)



(ب)

شکل ۱-۲۱

در شکل ۱-۲۱-ب انواع سرسیم‌های متصل شده به سیم رابط را مشاهده می‌کنید.




شکل ۱-۲۲

انبر سیم لخت کن، یک عدد: از انبر سیم لخت کن برای روکش برداری سیم‌های رابط استفاده می‌شود. شکل ۱-۲۲ در اصطلاح عموم، انبر سیم لخت کن را فقط سیم لخت کن می‌نامند.



شکل ۱-۲۳

انبرسیم چین، یک عدد: از انبرسیم چین برای بریدن سیم رابط استفاده می‌شود. انبر سیم چین را اصطلاحاً سیم چین می‌نامند (شکل ۱-۲۳).

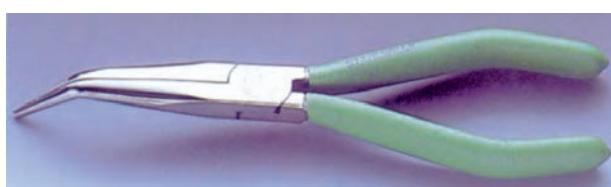

شکل ۱-۲۴

انبر دمباریک کج، یک عدد: این ابزار برای بیرون آوردن یا گذاشتن قطعات لوازم خانگی در جایی که محدودیت فضای داشته باشد استفاده می‌شود. اصطلاحاً آن را دم کج هم می‌گویند (شکل ۱-۲۴).



شکل ۱-۲۵




شکل ۱-۲۶



شکل ۱-۲۷



شکل ۱-۲۸

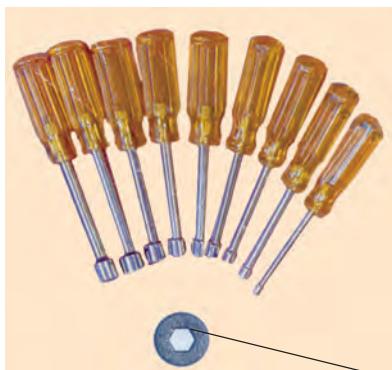

تصویر سر پیچ گوشته بکس دار

شکل ۱-۲۹



شکل ۱-۳۰

فاز متر، یک عدد. فازمتر برای مشخص کردن سیم فاز و نول به کار می‌رود و ولتاژ القابی روی بدنهٔ فلزی دستگاه را هم نشان می‌دهد. شکل ۱-۲۵ یک نوع فازمتر را نشان می‌دهد.

وسایل لحیم کاری، وسایل لحیم کاری مانند هویه برقی، سیم لحیم و وسیله‌ی پاک کردن سرهویه برای لحیم کاری سرسیم‌ها موردنیاز است (شکل ۱-۲۶).

فرچه سیمی، یک عدد. فرچه سیمی برای پاک کردن رسوبات یا زنگ‌زدگی روی بدنهٔ دستگاه به کار می‌رود. شکل ۱-۲۷ یک نوع فرچه سیمی را نشان می‌دهد.

قیچی ورق بری، یک عدد. از قیچی ورق بری که در شکل ۱-۲۸ نشان داده شده برای بریدن ورق و گرفتن پلیسه‌های دستگاه استفاده می‌شود.

پیچ گوشته بکس دار، یک سری. این پیچ گوشته که با تصویر سری آن در شکل ۱-۲۹ نشان داده شده برای باز کردن پیچ‌های شش گوش که در عمق قرار دارد به کار می‌رود.

تیغ اره نگهدار، یک عدد. شکل ۱-۳۰ دو نوع تیغ اره نگهدار را با تیغه‌ی اره نشان می‌دهد که با استفاده از تیغه‌ارهی شکسته برای بریدن قطعات داخل دستگاه به کار می‌رود.



شکل ۱-۳۱

کمان اره، یک عدد. کمان با تبعیغ اره (شکل ۱-۳۱) برای بریدن قطعات دستگاه استفاده می‌شود.



شکل ۱-۳۲

چکش کائوچوبی یا پلاستیکی، یک عدد. برای نصب قطعات و چفت شدن اتصالات دستگاه از این چکش (شکل ۱-۳۲) استفاده می‌شود.




شکل ۱-۳۳

چکش لاستیکی، برای ضربه زدن به قطعاتی که ممکن است با چکش‌های فلزی و یا پلاستیکی آسیب پذیر باشد از چکش لاستیکی استفاده می‌شود، (شکل ۱-۳۳).



شکل ۱-۳۴

چکش آهنی، یک عدد. از چکش آهنی ۳۰۰ گرمی برای جدا کردن قطعات و چفت شدن قطعات دستگاه استفاده می‌شود، (شکل ۱-۳۴).

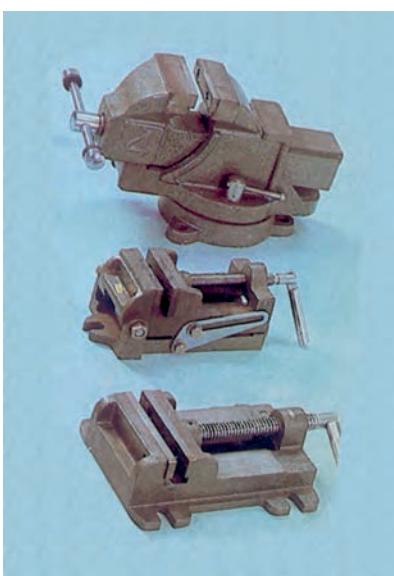

شکل ۱-۳۵

گیره‌ی فلزی: از گیره‌ی فلزی برای نگهداری و موئتاز قطعات استفاده می‌شود. شکل ۱-۳۵ سه نوع گیره‌ی فلزی را نشان می‌دهد. برای جلوگیری از حوادث ناگوار باید گیره را روی میز کار محکم بست.



شکل ۱-۳۶



شکل ۱-۳۷



شکل ۱-۳۸



شکل ۱-۳۹



شکل ۱-۴۰

برس مویی، یک عدد. از برس مویی برای تمیز کردن سطح کار و صفحات منعکس‌کنندهٔ حرارت استفاده می‌شود، (شکل ۱-۲۶).

انبر کلاگی با لبه‌های لاستیکی، یک عدد. این انبر برای گرفتن قطعات یا صفحات نرم مانند ورق‌های منعکس‌کنندهٔ حرارت بخاری استفاده می‌شوند. شکل ۱-۳۷ این ابزار را مشاهده کنید.


انبر قفلی، یک عدد. این انبر که در شکل ۱-۳۸ نشان داده شده برای گرفتن محکم قطعهٔ کار به کار می‌رود.

آچار دو سرو یک سر تخت. برای باز کردن پیچ و مهره‌های چهارگوش و شش گوش از آچارهای دو سرو یک سر تخت در اندازه‌های ۶، ۸، ۷، ۹، ۱۰ و ۱۱ میلی‌متر، مانند شکل ۱-۳۹ استفاده می‌شود.

مولتی‌متر (آومتر)، یک دستگاه. برای اندازه‌گیری مقدار مقاومت‌های مختلف، ولتاژ و جریان مدار، همچنین در عیب‌یابی مدار برای پیدا کردن حالت‌های قطع و اتصال کوتاه، از آومتر مانند شکل ۱-۴۰ استفاده می‌شود.

به دستگاهی که مقاومت، جریان و ولتاژ را اندازه‌گیری می‌کند آومتر می‌گویند.

فندک، یک عدد

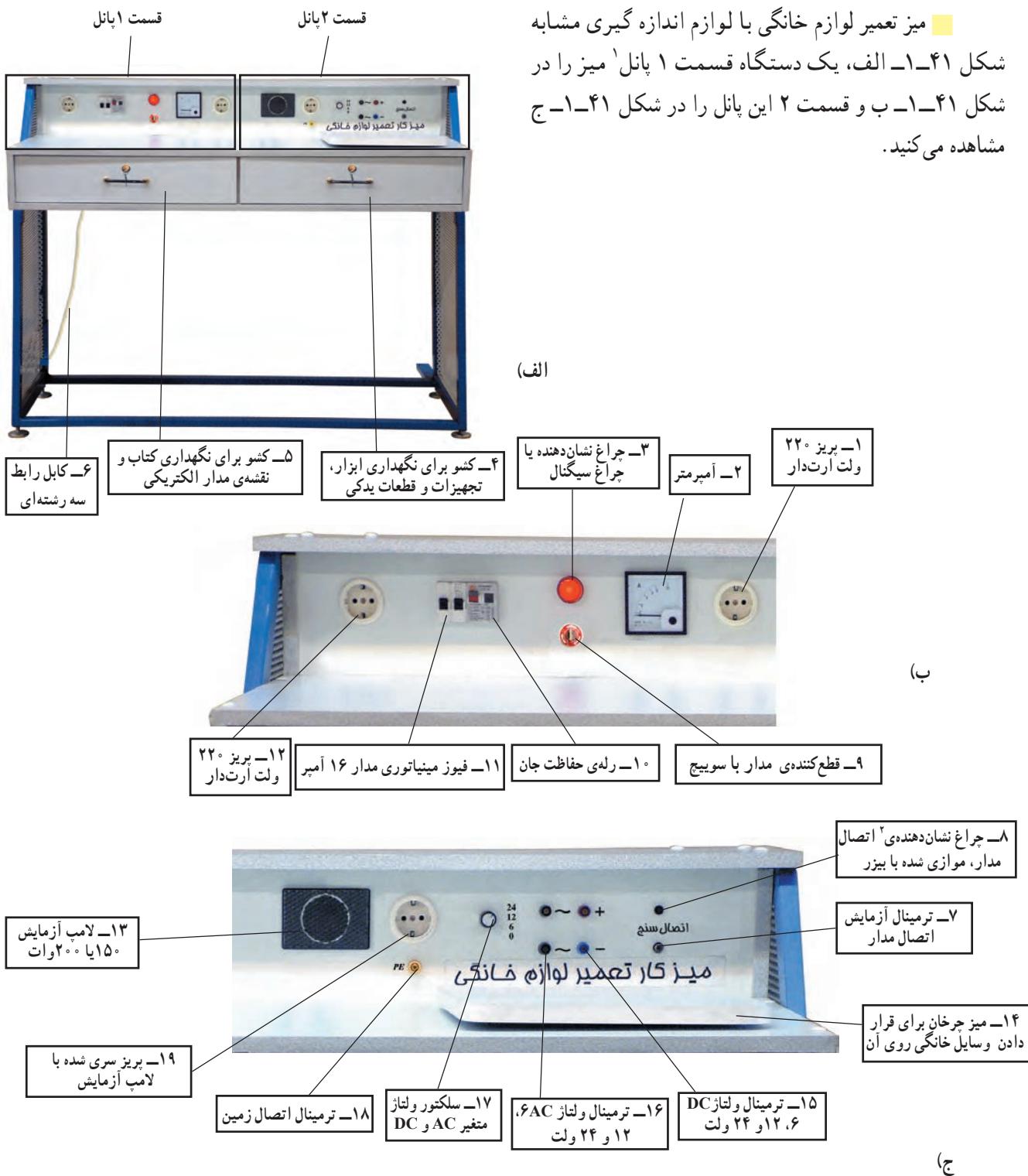

شکل ۱-۴۱

- ۱- پانل به قسمتی از میز گفته می شود که وسایل اندازه گیری و حفاظتی، کلید، ترمینال های بهره برداری، لوازم دیداری و شنیداری روی آن نصب شود.
- ۲- چراغ نشان دهنده با بیزرن موازی شده است تا هنگام آزمایش اتصال مدار، هم صدا تولید شود و هم نور، به این ترتیب افراد ناشنونا نیز می توانند با مشاهده نور وضعیت مدار را حس کنند.

بخاری برقی: یک دستگاه

قطعات یدکی دستگاه: قطعات موردنیاز جهت تعویض

به تعداد کافی

سرسیم، سیم رابط، کابل و عایق نسوز

(ماکارونی): به اندازه‌ی موردنیاز

وسایل حفاظتی و ایمنی

به وسایلی مانند چکش، انبر کلاگی، انبر قفلی، کمان اره،
گیره‌ی فلزی، برس سیمی، قیچی ورق بری و نظایر آن‌ها و سایل
فلزکاری گفته می‌شود.


به وسایلی مانند پیچ گوشتی‌ها، انبر دست، سیم چین،
دمباریک، دم کج، فازمتر، آومتر، سیم لخت کن و نظایر آن‌ها
وسایل برق‌کاری گفته می‌شود.



شکل ۱-۴۲



شکل ۱-۴۳

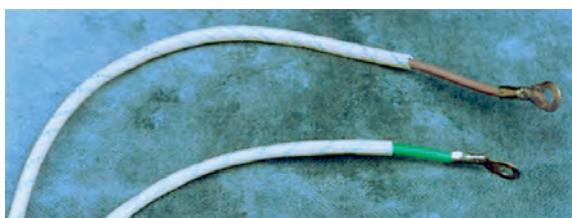

شکل ۱-۴۴

۱-۵-۲ نکات ایمنی: رعایت نکات و تدابیر ایمنی

سبب می‌شود که عیب‌یابی، تعمیر و راه‌اندازی موفقیت‌آمیز باشد
و خطری متوجه تعمیر کار، اطراحیان، دستگاه و محیط نشود.

□ به هنگام باز کردن و بستن و انجام تعمیرات دستگاه،
دو شاخه‌ی سیم رابط دستگاه را مانند شکل ۱-۴۲ با یک دست
بگیرید و آن را به طور کامل از پریز برق بیرون بیاورید. بهتر است
با دست دیگر پریز را محکم نگهدارید.


□ هرگز به جای بیرون آوردن دو شاخه‌ی سیم رابط از
پریز برق، اقدام به کشیدن سیم رابط مانند شکل ۱-۴۳ نکنید.

□ سیم‌های رابط دستگاه را که عایق روی هادی آن نسوز
نیست با لوله‌های عایق یا روپوش نسوز مانند شکل ۱-۴۴ پوشش
ندهید و حتماً از سیم با عایق نسوز استفاده کنید.



شکل ۱-۴۵

□ هرگز بخاری برقی با المنت معیوب (شکل ۱-۴۵) را مورد استفاده قرار ندهید زیرا خطرات برق گرفتگی و آتش سوزی جدی وجود دارد.

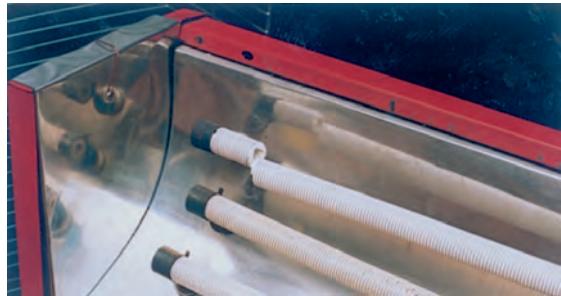


شکل ۱-۴۶

□ هرگز از بخاری برقی بدون شبکه‌ی محافظ و عایق سرامیکی معیوب (شکل ۱-۴۶) استفاده نکنید.



شکل ۱-۴۷

□ عایق‌بندی دستگاه را با توجه به شکل ۱-۴۷ ۱ مرتباً کنترل کنید.

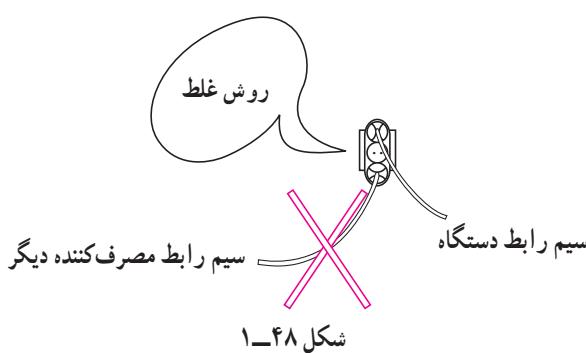

شکل ۱-۴۸

□ از پریزی که دستگاه بخاری برقی را تغذیه می‌کند برای تغذیه‌ی مصرف‌کننده‌ی دیگر استفاده نکنید. حتماً پریز از نوع ارت‌دار و سیم رابط دارای سر سیم باشد سیم اتصال زمین را حتماً به بدنه‌ی فلزی دستگاه وصل کنید.




شکل ۱-۴۹

□ لبه‌های صفحات صیقلی منعکس‌کننده‌ی حرارت، تیز و برنده هستند، هنگام باز کردن و بستن آن‌ها از دمباریک یا وسیله‌ای مشابه آن استفاده کنید تا به دست شما آسیبی نرسد.



شکل ۱-۵۰

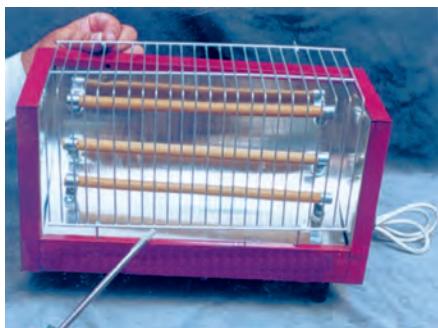

شکل ۱-۵۱



شکل ۱-۵۲



شکل ۱-۵۳

حفظ لاستیکی کابل



شکل ۱-۵۴

برای جلوگیری از کاهش راندمان حرارتی بخاری برقی، صفحه‌ی صیقلی منعکس کننده‌ی حرارت را مرتباً تمیز کنید (شکل ۱-۵۱). برای تمیز کردن صفحه‌ی صیقلی زیر المنت‌ها و صفحه‌های کناری دستگاه ابتدا مانند شکل ۱-۵۱ شبکه‌ی محافظ سیمی دستگاه را بردارید. و آن‌ها را با دقت و با دستمال نرم بدون پر ز تمیز کنید. هرگز از بنزین، تیغ و مواد شیمیایی مشابه برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.

هنگام تعویض المنت دستگاه، از المنتی استفاده کنید که مقدار مقاومت اهمی آن با مقاومت اهمی المنت اصلی دستگاه، حدوداً برابر باشد (شکل ۱-۵۲).

هرگز بخاری برقی که دو شاخه‌ی آن به پریز وصل و کلید آن روشن است، مانند شکل ۱-۵۳ روی زمین قرار ندهید که منجر به آتش‌سوزی و خسارات مالی و جانی خواهد شد.

همواره از بخاری برقی که کلید آن چراغ‌دار و در جلوی دستگاه نصب شده استفاده کنید.

مطابق شکل ۱-۵۴ از حفاظ لاستیکی دور کابل استفاده شود.



شکل ۱-۵۵

□ برای باز کردن و بستن قطعات دستگاه، ابتدا مانند شکل ۱-۵۵ دوشاخه‌ی سیم رابط را از پریز درآورید و پس از سرد شدن با ابزار مناسب پیچ‌های دستگاه را باز کنید و یا بیندید.


توجه:

معمولًاً وسائل الکتریکی را توسط وسیله‌ای که در اصطلاح عمومی دوشاخه نامیده می‌شود به پریز برق متصل می‌کنند. ممکن است دوشاخه دارای سیم ارت یا زمین حفاظتی باشد که در این صورت به جای دوشاخه دارای سه شاخه یا دوشاخه با زایده‌ی اتصال کناری خواهد بود که به آن دوشاخه ارت‌دار می‌گویند. در اینجا به منظور یکنواخت شدن مطلب و همخوانی با بازار از کلمه‌ی دوشاخه در همه‌ی موارد استفاده شده است.



شکل ۱-۵۶

□ هنگام انجام تعمیرات، لباس کار بپوشید. وسائل فلزی اضافی از قبیل حلقه، انگشت و ساعت را از خود دور کنید. دکمه‌های پیراهن و لباس کار را حتماً بیندید (شکل ۱-۵۶).

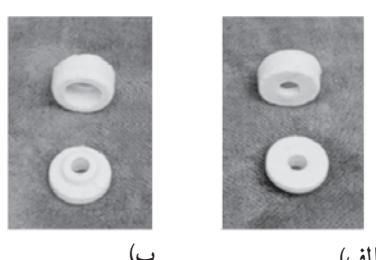

شکل ۱-۵۷

□ هنگام تعویض عایق نگهدارنده‌ی دو سر المنت، آن‌ها را از دو طرف طبق شکل ۱-۵۷ مورد بازدید قرار دهید و پس از اطمینان از سالم بودن آن‌ها، اقدام به نصب کنید.

توجه:

قبل از انجام کار عملی شماره ۱ نکات ایمنی مندرج در مرحله ۲-۵ را مورد بررسی قرار دهید و ضمن رعایت کلیه موارد آن اقدام به باز کردن دستگاه کنید.

۳-۱-۵-۱- مراحل اجرای کار عملی شماره ۱

(قسمت اول)

روش باز کردن بخاری برقی

زمان اجرای کار عملی شماره ۱: ۴ ساعت



شکل ۱-۵۸



شکل ۱-۵۹



شکل ۱-۶۰



شکل ۱-۶۱



شکل ۱-۶۲

● به کمک پیچ گوشتی تخت (دو سو) شبکه‌ی فلزی محافظه المنت را به سمت بالا فشار دهید تا پین شبکه از جای خود خارج شود (شکل ۱-۵۸).

● پین فلزی بالای شبکه‌ی محافظه را به کمک دست بیرون بیاورید (شکل ۱-۵۹).

● پین قسمت دیگر شبکه‌ی فلزی را از بدنه خارج کنید تا شبکه‌ی محافظه آزاد شود (شکل ۱-۶۰).

● شبکه‌ی فلزی را از روی بخاری بدارید (شکل ۱-۶۱).

● پس از برداشتن شبکه‌ی محافظه طبق شکل ۱-۶۲ ابتدا چگونگی بیرون آوردن صفحات صیقلی دو طرف دستگاه و زیر المنت را بررسی کنید و راههای باز کردن آن را به خاطر بسپارید.



شکل ۱-۶۳

- طبق شکل ۱-۶۳ با پیچ گوشتی تخت (دو سو) صفحه‌ی منعکس‌کننده‌ی حرارت را که در کنار المنت‌ها قرار دارد از جای آن حرکت دهید.



شکل ۱-۶۴

- صفحه‌ی صیقلی منعکس‌کننده‌ی حرارت بخاری را باز کنید (شکل ۱-۶۴).



شکل ۱-۶۵

- صفحه‌ی صیقلی سمت راست دستگاه را با پیچ گوشتی از جای خود خارج کنید (شکل ۱-۶۵).



شکل ۱-۶۶

- به کمک دم باریک و پیچ گوشتی تخت، گوشه‌ی صفحه‌ی منعکس‌کننده را از محل آن خارج کنید (شکل ۱-۶۶).

- پس از آزادشدن صفحه از بدنه، صفحه را با دمباریک بردارید (شکل ۱-۶۷).



شکل ۱-۶۷

- دستگاه را برگردانید و پیچ کلید را با پیچ گوشته باز کنید (شکل ۱-۶۸).



شکل ۱-۶۸

- بعد از بازشدن پیچ‌های کلید، به کمک انگشتان دست، کلید را بپرون بکشید (شکل ۱-۶۹). در صورت بپرون نیامدن کلید برای آزاد کردن خارهای پلاستیکی کلید از پیچ گوشته تخت استفاده کنید. مراقب باشید تا به بدنه‌ی بخاری و کلید آسیب نرسد.




شکل ۱-۶۹

- پس از باز کردن پیچ‌های ترمینال کلید به وسیله‌ی پیچ گوشته، سیم‌های رابط المتن و سیم رابط بخاری را از ترمینال کلید باز کنید (شکل ۱-۷۰).



شکل ۱-۷۰

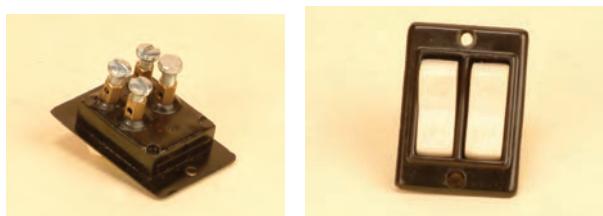

شکل ۱-۷۱

- در شکل ۱-۷۱ دو تصویر از نمای کلید باز شده، آمده است.



شکل ۱-۷۲

- بعد از جدا کردن سیم های رابط المنت ها از کلید، لبه های بالایی صفحه های حامل المنت ها (معکس کننده حرارت) را هم از شکافی که روی بدنه آن تعییه شده با دست بگیرید و طبق شکل ۱-۷۲ با توجه به لبه های تیز صفحه، ضمن رعایت نکات ایمنی، صفحه را با دقت کافی بیرون بیاورید.

توجه:

برای انجام کلیه مراحل بعد با توجه به نوع بخاری و میزان تیزی لبه قطعات از دست مجهر به دست کش یا دم باریک استفاده کنید تا دچار بریدگی دست نشوید.



شکل ۱-۷۳

- لبه های پایینی صفحه را نیز به کمک دست از محل آن در روی بدنه خارج کنید(شکل ۱-۷۳).



شکل ۱-۷۴

- لبه های صفحه های حامل المنت ها را کاملاً از جای خود بیرون بکشید، (شکل ۱-۷۴).



شکل ۱-۷۵

- طبق شکل ۱-۷۵ صفحه نگهدارندهی المنت ها را از بدنه بخاری جدا کنید. اتصال الکتریکی المنت ها در پشت صفحه مشاهده می شود.



شکل ۱-۷۶

- به کمک آچار تخت مناسب مهره‌ی پیچ، مهره‌ی نگهدارنده‌ی سر سیم‌های سیم رابط را از ترمینال المنت باز کنید (شکل ۱-۷۶).



شکل ۱-۷۷



شکل ۱-۷۸

- قبل از جدا کردن سیم‌های رابط از المنت، نقشه‌ی الکتریکی مدار المنت‌ها را روی کاغذ رسم کنید تا در زمان تعویض المنت و موئناژ مجدد مدار، با اشکال مواجه نشوید.



شکل ۱-۷۹

- طبق شکل ۱-۷۸ به وسیله‌ی آچار تخت مناسب مهره‌ی مربوط به پیچ نگهدارنده سر سیم‌های سیم رابط به المنت را بایک دست نگهدارید.

- همچنین طبق شکل ۱-۷۹ با دست چپ به وسیله‌ی آچار تخت مهره‌ی پیچ را محکم نگهدارید و با دست دیگر پیچ مربوط به مهره را با پیچ‌گوشتی باز کنید.



شکل ۱-۸۰

● شکل ۱-۸۰ المنت‌ها، پیچ و مهره‌ها و عایق‌های چینی را شان می‌دهد. چنانچه المنت‌ها، معیوب باشد می‌توانید المنت‌های جدید را نصب و قطعات دستگاه را برعکس مراحل عملیات باز کردن، بیندید.



شکل ۱-۸۱

● برای باز کردن پایه‌ها طبق شکل ۱-۸۱ با یک دست توسط آچار تخت مناسب، مهره‌ی پیچ را نگهدارید و از طرف دیگر با پیچ گوشتی چهار سوی مناسب، پیچ پایه را باز کنید.



شکل ۱-۸۲

● برای جدا کردن دسته‌ها از بدنه، هر یک از دسته‌ها را با انگشتان دست بگیرید و پس از حرکت دادن آن به سمت بیرون، دسته را طبق شکل ۱-۸۲ از بدنه جدا کنید.

توجہ:

عملیات بستن قطعات و اجزای دستگاه بخاری برقی بر عکس حالت باز کردن آن است. دقّت کنید تا تمام قطعات و اجزاء درست و صحیح در محل خود قرار گیرند.

به عبارت دیگر برای بستن باید از انتهای مراحل باز کردن شروع کنید و به ابتدای آن برسید.

هنگام سوار کردن قطعات بخاری برقی از نقشه‌ی مونتاژ که در زمان باز کردن دستگاه رسم شده استفاده کنید.

توجہ:

پس از بستن دستگاه با تأیید مربی خود دوشاخه‌ی سیم رابط آن را به پریز برق وصل کنید و از صحت عملکرد آن مطمئن شوید. چنانچه دستگاه بدون ایجاد اشکال کار کند و آمپر آن هنگام کار با ولتاژ نامی در حد جریان نامی آن باشد دستگاه سالم است و می‌توان آن را مورد بهره‌برداری قرار داد.

نتیجه آنچه را که از انجام کار عملی شماره ۱ کسب کرده اید به طور خلاصه بنویسید.

جدول هاراهنمای مناسبی برای اجرای مراحل عیب یابی آن دستگاه است. لذا توصیه اکید می شود نحوه استفاده از این جدول ها را دقیقاً بیاموزید و در روند انجام تعمیرات عملاً مورد استفاده قرار دهید.

۶-۱- جدول عیب یابی، روش های رفع عیب، تعمیر و راه اندازی
و راه اندازی بخاری برقی
معمولانه کارخانه های سازنده بخاری برقی برای رفع عیب های مختلف هر دستگاه جدول هایی ارائه می دهند. این

نوع عیب	علت	روش های رفع عیب، تعمیر و راه اندازی
	بریز برق ندارد.	به وسیله آومتر (با حداقل رنج ۲۵° ولت) ولتاژ پریز را کنترل کنید. در صورت نبودن ولتاژ، عیب را بررسی کنید و به رفع عیب بپردازید.
	دو شاخه خراب و یا سیم رابط آن قطع است.	سیم رابط یا دو شاخه را تعویض کنید.
	کابل رابط دچار پارگی و نقص شده است.	سیم های کابل رابط به ترمیнал اصلی را جدا کنید و سیم های مربوط به فاز و نول کابل را به یکدیگر اتصال دهید. آومتر را روی رنج ۱ R بگذارید و رابط های آن را به دو شاخه وصل کنید، در صورتی که سیم ها فقط باشد عقره حرکت نمی کند. در این حالت کابل باید عوض شود.
روشن نمی شود	المنت ها قطع شده است.	دو شاخه بخاری را از بریز برق جدا کنید. توسط آومتری که روی رنج ۱ R قرار دارد، مقدار مقاومت المنت را کنترل کنید. اگر المنت سالم باشد عقره منحرف می شود و اهم معینی را نشان می دهد در غیر این صورت المنت را تعویض کنید.
	کلید خراب است.	بخاری را از برق جدا کنید. سیپس آومتر را در رنج ۱ R بگذارید. رابط های آومتر را به ترمیнал های کلید اتصال دهید چنانچه با قطع و وصل کلید، عقره آومتر منحرف نشود کلید را تعویض کنید.
	سیم های رابط داخل دستگاه معیوب است.	سیم های رابط معیوب را تعویض کنید.
	اتصال های مدار شل یا قطع است.	اتصال های آن را محکم و درست برقرار کنید.
	دو شاخه داری داشت پریز، به طور صحیح به پریز بزنید.	دو شاخه را به طور صحیح به پریز بزنید.
روشن است اما بخاری گرم نمی کند.	سیم رابط داخل بخاری قطع است.	سیم رابط معیوب را تعویض کنید.
	اتصال های شل یا قطع است.	اتصال های درست و محکم برقرار کنید.
	المنت ها قطع است.	المنت ها را تعویض کنید.
	کلیدها خراب است.	کلیدها را تعویض کنید.
برق دار است.	قطع است.	پس از برطرف کردن عیب بخاری نسبت به وصل سیم اتصال زمین به بدنه فلزی بخاری اقدام کنید.

نوع عیب	علت	روش‌های رفع عیب، تعمیر و راهاندازی
۴-۱- بخاری نمی‌تواند گرمای کافی تولید کند و محیط گرم نمی‌شود.	صفحه‌های صیقلی زیر المنت‌ها یا صفحه‌های منعکس کننده‌ی حرارت کثیف شده‌اند.	صفحه‌ها را با دقت تمیز کنید.
۵-۱- هنگامی که دستگاه کار می‌کند، بوی بد به مشام می‌رسد.	ولتاژ دستگاه کم است.	ولتاژ کم بودن ولتاژ، بررسی و در صورت امکان اصلاح شود.
۶-۱- با قطع کلید و تایmer به محض اتصال دو شاخه پریز برق فیوز عمل می‌کند.	اتصال‌ها شل هستند.	اتصال‌ها را محکم کنید.
۶-۲- با قطع کلید و تایmer به محض اتصال دو شاخه پریز برق فیوز عمل می‌کند.	کلید معیوب است و عایق آن در اثر گرمای زیاد در حال سوختن است.	کلید را تعویض کنید.
۶-۳- با قطع کلید و تایmer به محض اتصال دو شاخه پریز برق فیوز عمل می‌کند.	عایق سیم‌های رابط داخل دستگاه معیوب است.	سیم‌های معیوب را تعویض کنید.
۶-۴- با قطع کلید و تایmer به محض اتصال دو شاخه پریز برق فیوز عمل می‌کند.	رنگ بدنه را از جنس نسوز و مرغوب انتخاب کنید و تغییر دهید برای این عمل باید رنگ قبلی را کاملاً پاک یا بدنه را تعویض کنید.	رنگ بدنه مرغوب نیست و در اثر حرارت و گرمای المنت‌ها در حال سوختن است.
۶-۵- با قطع کلید و تایmer به محض اتصال دو شاخه پریز برق فیوز عمل می‌کند.	دو شاخه معیوب است.	دو شاخه را تعویض یا تعمیر کنید.
۶-۶- با قطع کلید و تایmer به محض اتصال دو شاخه پریز برق فیوز عمل می‌کند.	سیم رابط پیرون دستگاه معیوب است.	سیم رابط را تعویض کنید.
۶-۷- با قطع کلید و تایmer به محض اتصال دو شاخه پریز برق فیوز عمل می‌کند.	سیم‌های رابط داخل دستگاه معیوب است.	سیم‌های رابط معیوب داخل دستگاه را تعویض کنید.
۶-۸- با قطع کلید و تایmer به محض اتصال دو شاخه پریز برق فیوز عمل می‌کند.	دستگاه، اتصال بدنے دارد.	اتصال بدنے را رفع کنید.
۶-۹- با قطع کلید و تایmer به محض اتصال دو شاخه پریز برق فیوز عمل می‌کند.	کلید معیوب است.	کلید را تعویض کنید.
۶-۱۰- با قطع کلید و تایmer به محض اتصال دو شاخه پریز برق فیوز عمل می‌کند.	اتصال‌ها شل هستند.	اتصال‌ها را محکم کنید.
۶-۱۱- با قطع کلید و تایmer به محض اتصال دو شاخه پریز برق فیوز عمل می‌کند.	وجود شی فلزی خارجی در داخل بخاری سبب اتصال کوتاه شده است.	شی خارجی را بردارید تا اتصال کوتاه رفع شود.

تمرین ۱: دستورالعمل‌های داده شده در مراحل ۱-۵ و جدول ۱-۶، عیب‌یابی، تعمیر و راهاندازی کنید.



شکل ۱-۸۳

۷-۱- انواع و کاربرد اجاق برقی^۱

اجاق برقی نمونه دیگری از پرصرف‌ترین لوازم خانگی به‌شمار می‌آید. در سال‌های اخیر با اضافه شدن تایمرهای دیجیتالی، دکمه‌های تماسی و سیستم‌های کنترل از راه دور، سرعت پیشرفت این دستگاه شتاب پیشتری گرفته است. شکل ۱-۸۳ یک نمونه دستگاه اجاق برقی ساده را نشان می‌دهد. در این دستگاه کلید و لوازم کنترل دستگاه در قسمت پشت آن قرار دارد.



شکل ۱-۸۴

شکل ۱-۸۴ یک دستگاه اجاق برقی مجهز به تایمر، کلید و چراغ نشان دهنده را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۸۵

در شکل ۱-۸۵ یک دستگاه اجاق برقی مجهز به تایمر ۹۰ دقیقه، کلید، چراغ نشان دهنده و یک ترمومتر ۵۰ تا ۲۶ درجه سانتی‌گراد را مشاهده می‌کنید.




شکل ۱-۸۶

در شکل ۱-۸۶ یک دستگاه اجاق برقی مجهز به کلید روشن و خاموش، ترمومتر قابل تنظیم از ۶۰ تا ۲۲۰ درجه سانتی‌گراد، یک تایمر قابل تنظیم تا ۱۲ ساعت و یک تایمر قابل تنظیم تا ۱۲ دقیقه نشان داده شده است تایمروها و ترمومترها در هنگام پختن انواع غذاهای خورشتی و گرم نگهداشتن آن‌ها به کار می‌روند.



شکل ۱-۸۷

۱-۸ ساختمان اجاق برقی
شکل ۱-۸۷ یک دستگاه اجاق برقی مجهز به تایمر، کلید چهار وضعیتی گردان و چراغ نشان دهنده را نشان می‌دهد. قطعات تشکیل‌دهنده‌ی این اجاق برقی را در شکل ۱-۸۸ مشاهده می‌کنید.

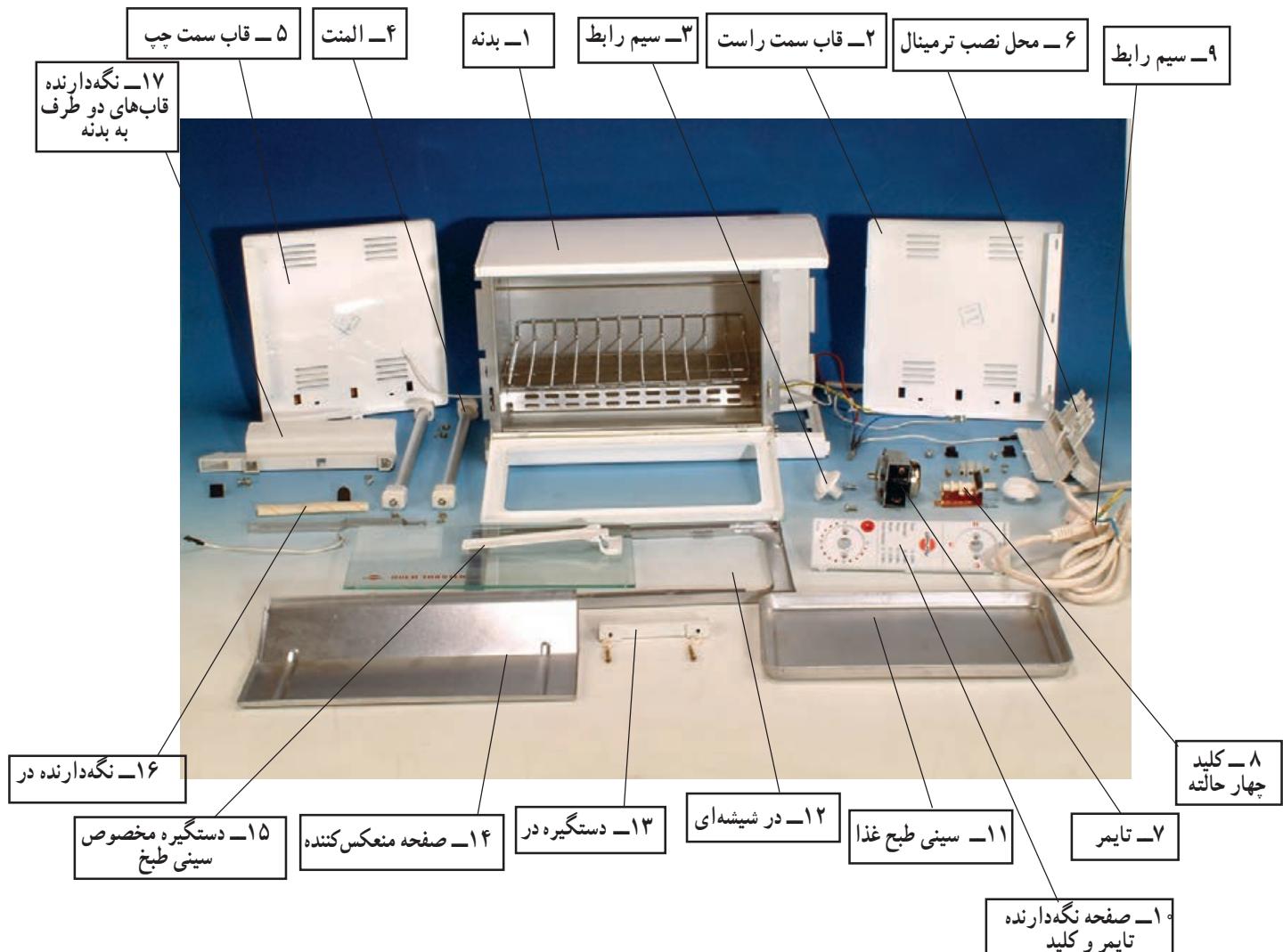


شکل ۱-۸۸




شکل ۱-۸۹

۱-۸-۱- المنت: المنت اجاق برقی در دو نوع فنری با حفاظ شیشه‌ای و لوله‌ای ساخته می‌شود. در نوع فنری با حفاظ شیشه‌ای، حرارت تولید شده، از طریق منعکس کننده‌ی صیقلی به صورت متمرکز و یکنواخت به غذا می‌رسد. این المنت را در شکل ۱-۸۹ مشاهده می‌کنید.

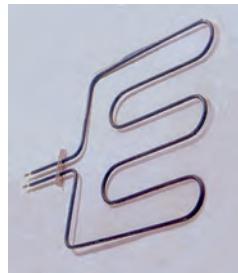

شکل ۱-۹۰

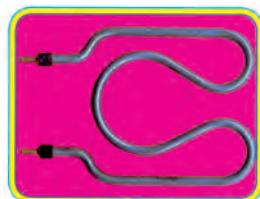

شکل ۱-۹۱



شکل ۱-۹۲



شکل ۱-۹۳

در اجاق برقی با المنت از نوع لوله‌ای برای توزیع یکنواخت حرارت فرم خاص به آن داده می‌شود و یک المنت در بالا و المنت دیگر در پایین دستگاه قرار می‌گیرد. شکل‌های ۱-۹۰ و ۱-۹۱ دو نوع المنت لوله‌ای اجاق برقی را نشان می‌دهد.

در شکل ۱-۹۲ ۱ اهم متر مقدار مقاومت المنت اجاق برقی را در حالت سرد، ۷/۱۴۵ اهم نشان می‌دهد.^۱


توان این المنت با مراجعه به مقدار نوشته شده روی پلاک دستگاه برابر با ۳۲۵ وات است. اما با توجه به مقدار اندازه‌گیری شده برای مقاومت، مقدار توان در ولتاژ ۲۲۰ ولت برابر است با :

$$P = \frac{V^2}{R} = \frac{220^2}{145/7} = 333 / 22W$$

در حالت گرم مقدار مقاومت کمی افزایش داشته و توان مصرفی المنت حدوداً ۳۲۵ وات می‌شود.

۱-۸-۲- کلید چهار وضعیتی اجاق برقی: شکل ۱-۹۲ یک کلید چهار وضعیتی را که برای قطع و وصل مدار الکتریکی المنت‌های اجاق برقی به کار می‌رود، نشان می‌دهد.

۱-۹- مدار الکتریکی اجاق برقی
شکل ۱-۹۴ مدار الکتریکی اجاق برقی شکل ۱-۸۷ را نشان می‌دهد. این مدار از تایмер K، فیوز F₁، ترمینال T، کلید چهار وضعیتی گردان S، فیوز، المنت‌های R_۱، R_۲ و چراغ نشان دهنده h تشکیل شده است.

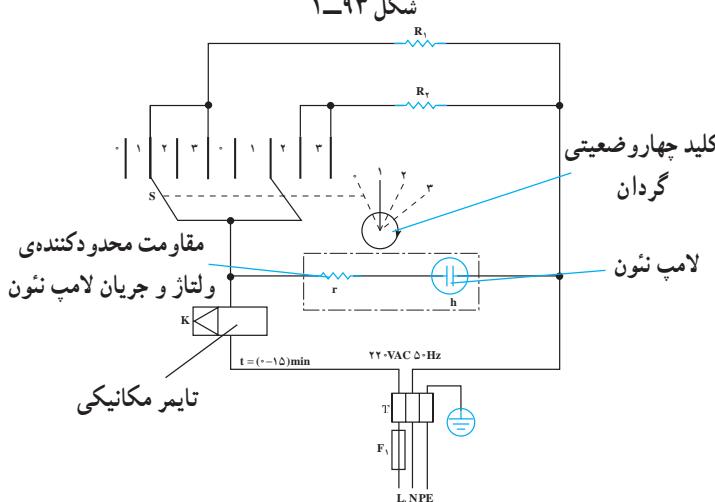

شکل ۱-۹۴

۱- همواره مقدار توان اندازه‌گیری شده از طریق مقاومت و ولتاژ توسط دستگاه‌های اندازه‌گیری با توان نوشته شده روی پلاک دستگاه کمی تفاوت دارد. این تفاوت به لحاظ تولرانس‌های قطعات دستگاه و تغییرات مقاومت در حالت سرد و گرم است.

جدول ۱-۲

وضعیت کلید	المنت ₁	المنت ₂
°	قطع	قطع
۱	وصل	قطع
۲	قطع	وصل
۳	وصل	وصل

برای مشخص شدن نحوه ارتباط بین کنکات های کلید چهار وضعیتی، معمولاً برای هر کلید جدولی تنظیم می کنند. در جدول ۱-۲ چهار وضعیت کلید اجاق برقی را ملاحظه می کنید. مدار اجاق برقی نشان داده شده در شکل ۱-۹۴ در وضعیت (۰) رسم شده است.

تمرین ۱: مدار اجاق برقی را برای حالت های ۱ و ۲ و ۳ رسم کنید.

۱-۱۰- کار عملی شماره ۲

روش باز کردن اجاق برقی

۱-۱۰-۱- ابزار، تجهیزات و مواد مصرفی مورد

نیاز

اجاق برقی یک دستگاه

ابزار و تجهیزات برق کاری و فلز کاری مانند آنچه که در

قسمت ۱-۵-۱ آمده است.

سرسیم، سیم رابط، کابل و عایق نسوز به اندازه هی

مورد نیاز

فندک، یک عدد

وسایل لحیم کاری

نقشه هی مدار الکتریکی دستگاه، یک نسخه

قطعات یدکی دستگاه، قطعات به تعداد مورد نیاز جهت

تعویض

میز کار، یک دستگاه

وسایل کمک آموزشی

۲-۱۰-۱- نکات ایمنی

هرگز در اجاق برقی را به هنگام استفاده مانند شکل


۱-۹۵ بازنگذارید.

▲ هنگام باز کردن دستگاه مواطن خارهای پلاستیکی


دستگاه که در شکل ۱-۹۶ مشاهده می کنید، باشید.



۱-۹۵

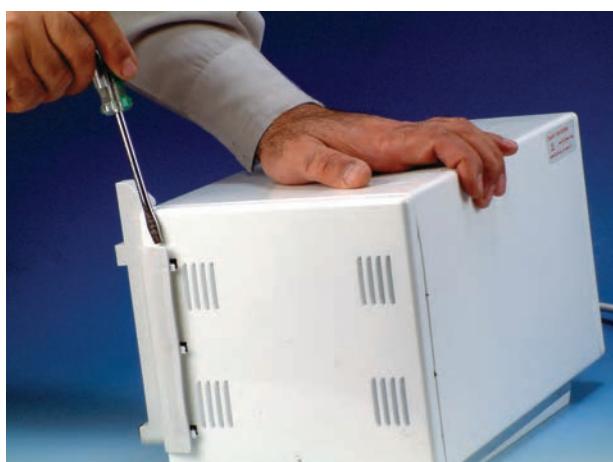

شکل ۱-۹۶

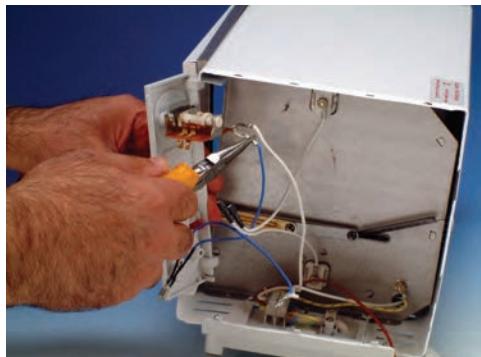

شکل ۱-۹۷

▲ هنگام بیرون آوردن سیم رابط دستگاه طبق شکل ۱-۹۷، سر سیم، سیم رابط را با دمباریک بگیرید و آن را از محل نصب بیرون بکشید.



شکل ۱-۹۸

▲ ابتدا دوشاخه‌ی سیم رابط را از پریز برق طبق شکل ۱-۹۸ بیرون بیاورید سپس اقدام به باز کردن دستگاه کنید.



شکل ۱-۹۹

▲ برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی سیم اتصال زمین^۱ دستگاه را طبق شکل ۱-۹۹ به بدنه‌ی فلزی دستگاه اتصال دهید و توسط سیم رابط سه سیمه، دستگاه را به پریز برق ارت دار وصل کنید.



شکل ۱-۱۰۰


▲ هرگز دستگاه را بدون در شیشه‌ای مانند شکل ۱-۱۰۰ مورد استفاده قرار ندهید.

۱- متأسفانه در سیستم تأسیسات الکتریکی موجود منازل در ایران از سیم ارت استفاده نمی‌شود. ولی از نظر مقررات اینمنی جهانی استفاده از سیم ارت یکی از ضروریات اجتناب ناپذیر است.




شکل ۱-۱۰۱

▲ عایق‌بندی دستگاه و هادی‌های رابط بین المنت‌ها را به‌طور کامل انجام دهید تا خطر برق‌گرفتگی رخ ندهد و مرتباً هر چند وقت یک‌بار عایق‌بندی دستگاه را به‌طور کامل بازدید کنید.
شکل ۱-۱۰۱ انجام عایق‌بندی را نشان می‌دهد.

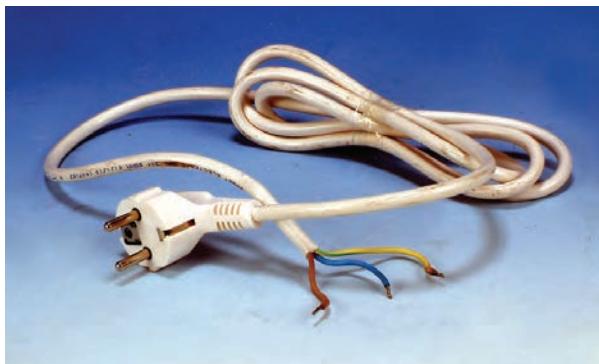

شکل ۱-۱۰۲

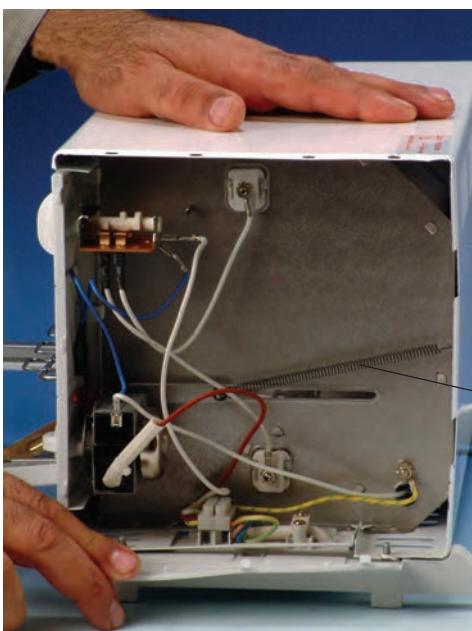▲ همواره برای تعویض سیم رابط دستگاه از سیم رابط سه‌سیمه و دو‌شاخه‌ی ارت‌دار مانند شکل ۱-۱۰۲ استفاده کنید.



فner تحت کشش

شکل ۱-۱۰۳

▲ هنگام بازکردن دستگاه مواظب فner داخل دستگاه باشید این فner در اثر بازشدن در دستگاه، تحت کشش قرار می‌گیرد و در صورت خارج شدن قلاب آن و آزاد شدن فner، ممکن است به‌شما و اطرافیان آسیب وارد آورد. در شکل ۱-۱۰۳ فner تحت کشش را مشاهده می‌کنید.

زمان اجرای کار عملی شماره ۲ : ۸ ساعت

۳-۱۰-۱- مراحل اجرای کار عملی شماره ۲ (قسمت اول)

روش باز کردن دسته در و در شیشه‌ای اجاق برقی

توجه:

قبل از اجرای کار عملی شماره ۲ نکات اینمی ارائه شده در قسمت‌های عملی ۲-۱۰-۱ را مورد بررسی و مطالعه دقیق قرار دهید، سپس اجرای کار عملی اجاق برقی را شروع کنید.



شکل ۱-۱۰-۴

- در دستگاه را باز کنید و سینی را بیرون بیاورید (شکل ۱-۱۰-۴).



شکل ۱-۱۰-۵

- به وسیله‌ی پیچ گوشتی چهارسو، پیچ دسته‌ی در را باز کنید (شکل ۱-۱۰-۵).



شکل ۱-۱۰-۶

- پس از باز کردن دسته‌ی در طبق شکل ۱-۱۰-۶ می‌توانید دسته‌ی در یا در شیشه‌ای اجاق برقی را تعویض کنید.



شکل ۱-۱۰۷

۴-۱۰-۱- مراحل اجرای کار عملی شماره ۲ (قسمت دوم)

روش بازکردن تایمرب

مراحل این کار در ادامه‌ی مراحل کار ۳-۱۰-۱ انجام
می‌شود.

- به‌وسیله یک پیچ‌گوشتی تخت(دو سو) خار پلاستیکی و نگهدارنده قاب کناری دستگاه روی پایه‌ی اجاق را با اهرم کردن آن از قاب جدا کنید(شکل ۱-۱۰۷).



شکل ۱-۱۰۸

- به‌وسیله یک پیچ‌گوشتی تخت مناسب، خار پلاستیکی وسط قاب نگهدار را آزاد یا آن را از جای خود بیرون بیاورید(شکل ۱-۱۰۸).



شکل ۱-۱۰۹

- واسطه‌ی پلاستیکی یا قاب نگهدار را طوری اهرم کنید که سه خار مربوط به آن باز شود(شکل ۱-۱۰۹).



شکل ۱-۱۱۰



شکل ۱-۱۱۱


- سمت چپ قاب فلزی دستگاه را به طرف بالا حرکت دهید(شکل ۱-۱۱۰).
- قاب را به آرامی به سمت بالا بکشید تا خارها یا زایده‌های فلزی از جای خود خارج شوند(شکل ۱-۱۱۱).

● با برداشتن قاب فلزی دستگاه، تایمر و سیم کشی مدار قابل دسترسی است (شکل ۱-۱۱۲). نقشه کامل مدار را از روی دستگاه ترسیم کنید و آن را با مدار الکتریکی شکل ۱-۹۴ تطبیق دهید.



شکل ۱-۱۱۲

● سریسم های مربوط به سیم رابط تایمر را با دم باریک آزاد کنید (شکل ۱-۱۱۳).

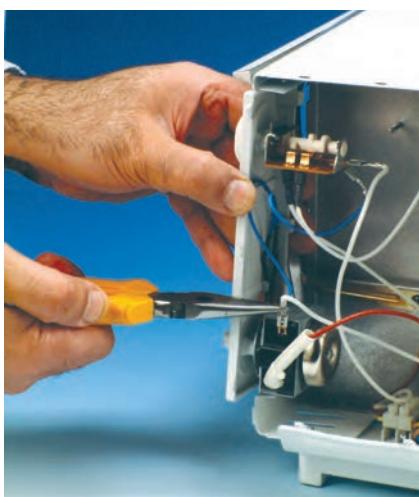


شکل ۱-۱۱۳

● سرولوم پلاستیکی را بیرون بیاورید (شکل ۱-۱۱۴). این نوع سرولوم ها معمولاً با کمی فشار آزاد می شونند.



شکل ۱-۱۱۴

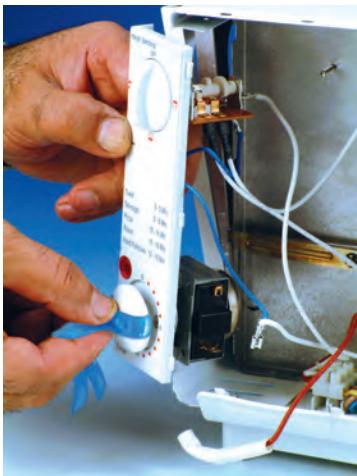


شکل ۱-۱۱۵

- در صورتی که سرولوم درجای خود ممحک بود، تکه‌ای نوار پارچه‌ای را از زیر سرولوم عبور دهید و از آن به عنوان اهرم استفاده کنید (شکل ۱-۱۱۵).



شکل ۱-۱۱۶

- به وسیله‌ی پیچ گوشتی چهارسو، پیچ‌های ممحک کننده‌ی تایمر به قاب پلاستیکی دستگاه را باز کنید (شکل ۱-۱۱۶).

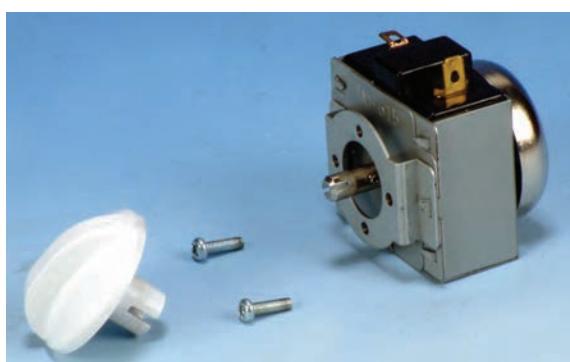

شکل ۱-۱۱۷


- پس از بازکردن دستگاه تایمر، چنانچه نیاز به تعویض آن باشد می‌توانید آن را تعویض کنید.
- عمل بستن تایمر دستگاه را بر عکس مراحل بازکردن انجام دهید.



شکل ۱-۱۱۸

۵-۱۰-۱- مراحل اجرای کار عملی شماره ۲ (قسمت سوم)

روش بازکردن کلید چهار وضعیتی
با استفاده از دستورات داده شده در قسمت ۴-۱۰-۱
قاب فلزی دستگاه را بردارید.
به وسیلهٔ دمباریک، سریم‌های مربوط به سیم رابط
متصل به کلید را بازکنید (شکل ۱-۱۱۸). ●

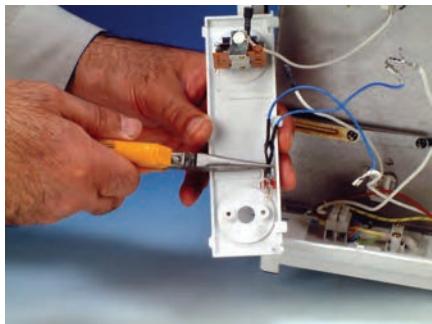


شکل ۱-۱۱۹

● چراغ نشان‌دهنده را با دمباریک به آرامی بگیرید و آن
را از محل خود خارج کنید (شکل ۱-۱۱۹). ●




شکل ۱-۱۲۰

● سرولوم کلید را از محور کلید بیرون بیاورید (شکل
۱-۱۲۰). ●

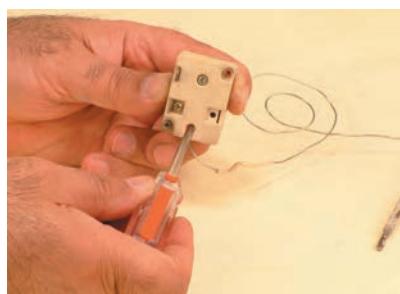

شکل ۱-۱۲۱

به وسیلهٔ پیچ گوشتی چهارسو، پیچ‌های محکم‌کنندهٔ
کلید به قاب پلاستیکی را بازکنید (شکل ۱-۱۲۱). ●

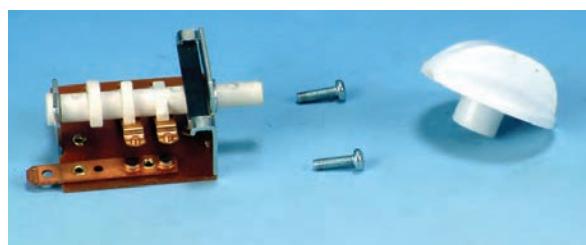

شکل ۱-۱۲۲

کلید، سرولوم و پیچ‌های نگهدارندهٔ آن در شکل ۱-۱۲۲
مشاهده می‌شود. ●



شکل ۱-۱۲۳

۶-۱-۱- مراحل اجرای کار عملی شماره ۲

(قسمت چهارم)

روش باز کردن ترمینال دستگاه :

مراحل این کار در ادامه مراحل کار ۱-۱-۵ انجام

می شود.

- با پیچ گوشته چهارسوی مناسب، پیچ محکم کننده وسط درپوش پلاستیکی و نگهدارنده ترمینال را باز کنید (شکل ۱-۱۲۳).



شکل ۱-۱۲۴

● به وسیله پیچ گوشته تخت مناسب، لاستیک های

محافظ روی پیچ های دو طرف درپوش پلاستیکی را از جای خود
خارج کنید شکل (۱-۱۲۴).



شکل ۱-۱۲۵

● به وسیله پیچ گوشته چهارسوی مناسب، دو پیچ

محکم کننده وسط درپوش پلاستیکی به بدنه را باز کنید (شکل ۱-۱۲۵).



شکل ۱-۱۲۶

● به وسیلهٔ پیچ گوشتی تخت مناسب، سر سیم‌های سیم را باز کنید (شکل ۱-۱۲۶).



شکل ۱-۱۲۷

● به وسیلهٔ پیچ گوشتی چهار سوی مناسب، پیچ نگهدارندهٔ ترمینال به دربوش پلاستیکی را باز کنید (شکل ۱-۱۲۷).




شکل ۱-۱۲۸

● ترمینال نصب شده روی دستگاه از نوع شاخه‌ای و دارای سه خانه است. هریک از خانه‌ها به طور جداگانه به فاز، نول و زمین اختصاص دارد (شکل ۱-۱۲۸).



شکل ۱-۱۲۹

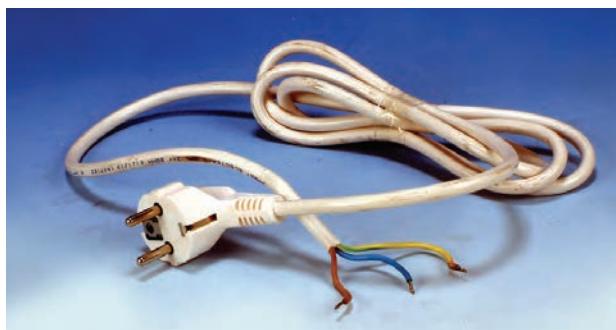

شکل ۱-۱۳۰

۱-۱۰-۷- مراحل اجرای کار عملی شماره ۲ (قسمت پنجم)

مراحل این کار در ادامه‌ی مراحل کار ۱-۱۰-۶ انجام می‌شود.

روش باز کردن سیم رابط

- بعد از باز کردن ترمینال، پیچ‌های مربوط به بست نگه‌دارنده‌ی ترمینال به درپوش پلاستیکی را که در شکل ۱-۱۲۹ نشان داده شده است، باز کنید.

- شکل ۱-۱۳۰ سیم رابط دستگاه را که سه‌سیمه است، نشان می‌دهد. در صورت معیوب بودن آن را تعویض کنید.




شکل ۱-۱۳۱



رابطه هادی عایق

شکل ۱-۱۳۲

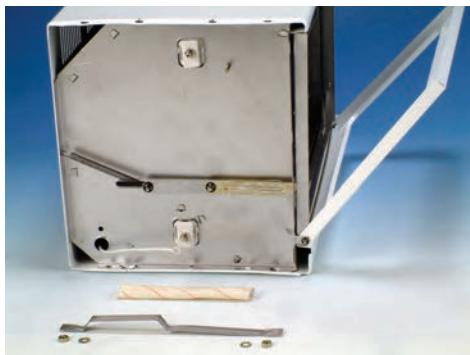

شکل ۱-۱۳۳



شکل ۱-۱۳۴

۸-۱۰-۱- مراحل اجرای کار عملی شماره ۲

(قسمت ششم)

روشن باز کردن المنشی بالای دستگاه:

مراحل این کار در ادامه‌ی مراحل کار ۷-۱۰-۱ انجام می‌شود.

● به وسیله‌ی آچار تخت مناسب مهره‌ی نگهدارنده‌ی

سرسیم‌ها به ترمینال المنشی را باز کنید(شکل ۱-۱۳۱).

● روکش عایق روی هادی تسمه‌ای شکل را که واسطه بین دو المنشی است و برای جلوگیری از اتصال بدن روی هادی نصب شده ، با دست بگیرید و آن را مطابق شکل ۱-۱۳۲ از روی هادی تسمه‌ای بیرون بکشید.

● هادی واسطه‌ی بین دو المنشی را باز کنید(شکل

۱-۱۳۳).

● در دستگاه را طبق شکل ۱-۱۳۴ باز کنید تا موقعیت المنشی بالای که هدف، باز کردن آن است به خوبی مشاهده شود. همچنین اگر زایده‌ای در داخل دستگاه وجود داشته باشد در زمان باز کردن المنشی قابل دیدن است.



شکل ۱-۱۳۵

- به وسیله‌ی آچار تخت مناسب، سر سیم‌های سیم رابط به المنت را باز کنید (شکل ۱-۱۳۵).



شکل ۱-۱۳۶

- دستگاه را در وضعیت شکل ۱-۱۳۶ قرار دهید.



شکل ۱-۱۳۷

- به وسیله‌ی پیچ گوشته‌ی تخت مناسب، خار فلزی نگهدارنده‌ی المنت را از روی عایق سر المنت بلند کنید (شکل ۱-۱۳۷).



شکل ۱-۱۳۸

- به وسیله‌ی دمباریک، خار فلزی خم شده روی عایق المنت را صاف کنید تا المنت آزاد شود، (شکل ۱-۱۳۸). سپس سرهای المنت را با احتیاط کامل و توسط دست از جای خود در دو طرف دستگاه بیرون آورید.



شکل ۱-۱۳۹

- المنت فری با حفاظ شیشه‌ای بعد از بازشدن در شکل ۱-۱۳۹ مشاهده می‌شود.

۱۰-۱-۹- مراحل اجرای کار عملی شماره ۲

(قسمت هفتم)

روش بازکردن المنت پایین دستگاه:

مراحل این کار در ادامه‌ی مراحل کار ۸-۱۰-۱ انجام

می‌شود.

● به وسیله‌ی دمباریک، خار فلزی نگهدارنده‌ی بازوی

mekanikی را صاف کنید (شکل ۱۴۰-۱).



شکل ۱۴۰-۱



شکل ۱۴۱-۱



شکل ۱۴۲-۱

● طبق شکل ۱۴۱-۱ به کمک دمباریک، رابط یا بازوی

mekanikی قاب در را از جای آن آزاد کنید.

● پس از باز کردن بازوی مکانیکی رابط در و بدنه، قاب

فلزی در دستگاه را بردارید (شکل ۱۴۲-۱).




شکل ۱۴۳-۱

● پس از بازشدن رابط یا بازوی مکانیکی، در دستگاه باز

می‌ماند و باز کردن المنت پایین دستگاه امکان‌پذیر می‌شود (شکل

۱۴۳-۱).

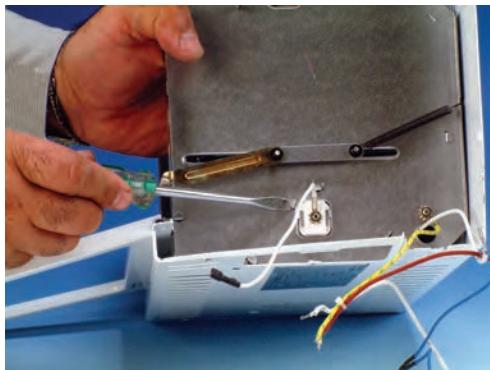

شکل ۱-۱۴۴

- به وسیله‌ی پیچ‌گوشتی تخت مناسب، خار فلزی روی عایق سر المنت را بلند کنید و سیم رابط المنت را از سرالمنت باز کنید (شکل ۱-۱۴۴).



شکل ۱-۱۴۵

- خار نگهدارنده‌ی حفاظ شبکه‌ی فلزی روی المنت را با دمباریک صاف کنید. با جابجا کردن شبکه‌ی فلزی روی المنت در داخل اجاق، به طرف بالا با احتیاط سرهای المنت را از دو طرف دستگاه بیرون بیاورید (شکل ۱-۱۴۵).

- شکل ۱-۱۴۶-۱ بدنه‌ی دستگاه را نشان می‌دهد که المنت پایین آن از دستگاه خارج شده است.



شکل ۱-۱۴۶

پس از بستن دستگاه زیر نظر مریبی کارگاه، دوشاخه‌ی سیم رابط آن را به پریز برق وصل کنید و از صحبت عملکرد دستگاه مطمئن شوید.
توجه:

چنانچه دستگاه بدون اشکال کار کند و آمپر آن هنگام کار با ولتاژ نامی در حد جریان نامی آن باشد دستگاه سالم است و می‌توان آن را مورد استفاده قرار داد.

عملیات بستن قطعات و اجزای دستگاه بر عکس حالت باز کردن آن است. دقّت کنید تا تمام قطعات و اجزاء درست و صحیح در محل خود قرار گیرند.
توجه:

به عبارت دیگر برای بستن قطعات دستگاه باید از انتهای مراحل باز کردن آن شروع کنید و به ابتدای آن بررسید.
هنگام سوار کردن قطعات، از نقشه‌ی مونتاژ که در مراحل باز کردن دستگاه رسم شده استفاده کنید.

مشاهدات و نتایجی را که از کار عملی شماره‌ی ۲ به دست آورده‌اید به‌طور خلاصه بنویسید.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

۱۱-۱- جدول عیب‌یابی، روش‌های رفع عیب، تعمیر و راه اندازی اجاق برقی

معمول‌اً کارخانه‌های سازنده اجاق برقی برای رفع عیب‌های مختلف هر دستگاه جدول‌هایی ارائه می‌دهند. این جدول‌ها راهنمای مناسبی برای اجرای مراحل عیب‌یابی آن دستگاه است. لذا توصیه اکید می‌شود نحوه استفاده از این جدول‌ها را دقیقاً یاموزید و در روند انجام تعمیرات عملاً مورد استفاده قرار دهید.

نوع عیب	علت	روش رفع عیب، تعمیر و راه اندازی
پریز برق ندارد.	پس از اطمینان از برق دار بودن شبکه‌ی برق منزل، نسبت به رفع عیب پریز اقدام کنید.	
دوشاخه خراب است.	دوشاخه را تعمیر یا تعویض کنید.	
سیم رابط معیوب است.	سیم رابط را تعویض کنید.	
کلید خراب است.	کلید را تعویض کنید.	
تايمر خراب است.	تايمر را تعویض کنید.	
سیم‌های معیوب را توسط اهم‌تر شناسایی و آن را تعویض کنید.	سیم‌های رابط داخل دستگاه معیوب است.	
ترموستات معیوب است	ترموستات را تعویض کنید.	
چراغ‌های نشان دهنده و المنت‌ها معیوب هستند.	آن‌ها را تعویض کنید.	
فیوز داخل دستگاه یا فیوز خط‌پریز تغذیه کننده‌ی دستگاه عمل کرده است.	فیوز را پس از رفع عیب دستگاه تعویض کنید.	

۱۱-۱- اجاق
برقی روشن
نمی‌شود.

نوع عیب	علت	روش رفع عیب، تعمیر و راه اندازی
	اتصال های شل یا قطع شده است.	اتصال های شل را محکم و اتصال های قطع شده را ترمیم کنید.
	دوشاخه بطور کامل در پریز قرار نگرفته است.	دوشاخه را به طور کامل به پریز متصل کنید.
۱۱-۲-بدنه‌ی دستگاه برق دار است.	سیم اتصال زمین دستگاه قطع شده است.	پس از عیب یابی و رفع عیب دستگاه سیم اتصال زمین را به ترمینال اتصال زمین یا به قسمت فلزی بدنه‌ی دستگاه وصل کنید.
۱۱-۳-چراغ نشان‌دهنده روشن است اماً المنت‌ها گرم نمی‌کنند.	المنت‌ها قطع است.	المنت‌ها را تعویض کنید.
۱۱-۴-گرمای دستگاه برای پخت غذا مطلوب نیست.	صفحات صیقلی دستگاه که منعکس کننده‌ی حرارت هستند کثیف شده‌اند.	صفحات را تمیز کنید.
	دستگاه فاقد در شیشه‌ای محافظ است.	در شیشه‌ای را نصب کنید.
	تاپر خراب است.	تاپر را تعویض کنید.
	ترموستات معیوب است.	ترموستات را تعویض کنید.
	اتصال های شل هستند.	اتصال های را محکم کنید.
۱۱-۵-به محض وصل کردن دوشاخه دستگاه به پریز، فیوز شبکه‌ی برق منزل عمل می‌کند.	در دستگاه باز است.	در دستگاه را بیندید.
	ولتاژ تغذیه دستگاه کم است.	در صورت امکان ولتاژ تغذیه دستگاه را اصلاح کنید.
	دوشاخه معیوب است.	دوشاخه را تعمیر یا تعویض کنید.
	سیم رابط معیوب است.	سیم رابط را تعویض کنید.
	دستگاه، اتصال بدنه دارد.	اتصال بدنه‌ی دستگاه را رفع کنید.

در صورتی که فرصت اضافی داشتید یک دستگاه اجاق برقی معیوب را زیر نظر مرتبی کارگاه و با استفاده از دستورالعمل‌های داده شده در مراحل ۱-۱۱ و جدول ۱-۱۱ و با رعایت کلیه موارد اینمی عیب‌یابی، تعمیر و راه‌اندازی کنید.

تمرین
عملی:

آزمون پایانی (۱)

آزمون نظری

- ۱- المنت بخاری بر قی حمام کدام نوع است؟
- ۱) فنری روی میله های سرامیکی و داخل حفاظ شیشه ای
۲) لوله ای (میله ای)
۳) صفحه ای
۴) نواری
- ۲- کدام نوع المنت در بخاری بر قی استفاده نمی شود؟
- ۱) فنری روی میله های سرامیکی
۲) لوله ای (میله ای)
۳) فرنری داخل حفاظ شیشه ای
۴) صفحه ای
- ۳- المنت های اجاق بر قی از کدام نوع است؟
- ۱) لوله ای (میله ای)
۲) فرنری داخل حفاظ شیشه ای و لوله ای
۳) فرنری روی میله های سرامیکی
۴) صفحه ای
- ۴- عایق المنت های لوله ای (میله ای) کدام است؟
- ۱) پودر اکسید منیزیم
۲) پودر میکا
۳) خاک چینی
۴) خاک سرامیک
- ۵- روکش سیم رابط داخل بخاری و اجاق بر قی باید حتماً نسوز باشد.
- ۶- توان الکتریکی المنت های بخاری و اجاق بر قی از کدام رابطه‌ی تقریبی بدست می آید؟
- ۷- وظیفه‌ی صفحات صیقلی در بخاری و اجاق بر قی چیست؟
- ۸- اگر گرمای تولیدی بخاری بر قی مطلوب نباشد اشکال در چیست؟
- ۹- اگر بهره‌ی گرمایی اجاق بر قی مطلوب نباشد دلایل آن را بیان کنید.
- ۱۰- در اجاق بر قی وقتی دو المنت بالا و پایین دستگاه در مدار قرار دارند، اتصال آنها به صورت ... است.
- ۱۱- کدام وسیله بیشتر برای روشن و خاموش کردن المنت های بخاری بر قی استفاده می شود؟
- ۱) کلید ساده‌ی بدون چراغ
۲) کلید چراغ دار
۳) تایمیر
- ۱۲- در اجاق بر قی پیشرفته‌ی امروزی از چه وسایلی برای کنترل تغذیه‌ی المنت ها استفاده نمی شود؟
- ۱) تایمیر
۲) ترمومترات
۳) کلیدهای چند حالت
- ۱۳- چنانچه بدنی اجاق بر قی برق دار شود چه عاملی سبب برقراری اتصال بدن شده است؟
- ۱۴- اگر چراغ نشان دهنده کلیدهای بخاری بر قی روشن باشد اما المنت ها هیچکدام گرم ندهند علت چیست؟
- ۱۵- اگر در اجاق بر قی، نشان دهنده روشن باشد اما المنت ها گرم نکند علت چیست؟ شرح دهید.



- ۱۶- سیم رابط در اجاق برقی، باید ^{دُو}_{سیم} رشته‌ای باشد.
- ۱۷- جنس سیم المنت در بخاری و اجاق برقی چیست؟
- ۱۸- چرا تایمرهای اجاق برقی دارای زنگ خبر هستند؟
- ۱۹- برای هادی‌های ارتباط‌دهنده‌ی مدار در اجاق و بخاری برقی و هادی‌هایی که روکش یا عایق آن‌ها نسوز نیست چه تدابیر ایمنی به کار گرفته می‌شود؟
- ۲۰- سیم هادی پریز منازل معمولاً ^{چند} میلی متر مربع انتخاب می‌شود؟
- ۱) ۴
۲) ۳
۳) ۵
۴) ۲

آزمون عملی

یکی از دو کار عملی را انجام دهید.

- ۱- یک دستگاه بخاری برقی را که اصلاً کار نمی کند عیب یابی، تعمیر و راه اندازی کنید.
- ۲- در یک دستگاه اجاق برقی چراغ نشان دهنده، روشن است اماً المنت ها هیچ کدام گرم نمی کند آن را عیب یابی، تعمیر و راه اندازی کنید.




فصل دو م

باز کردن، تفکیک، عیب یابی، تعمیر و راه اندازی کباب پز و توستر برقی

هدف کلی


عیب یابی و تعمیرات کباب پز و توستر برقی

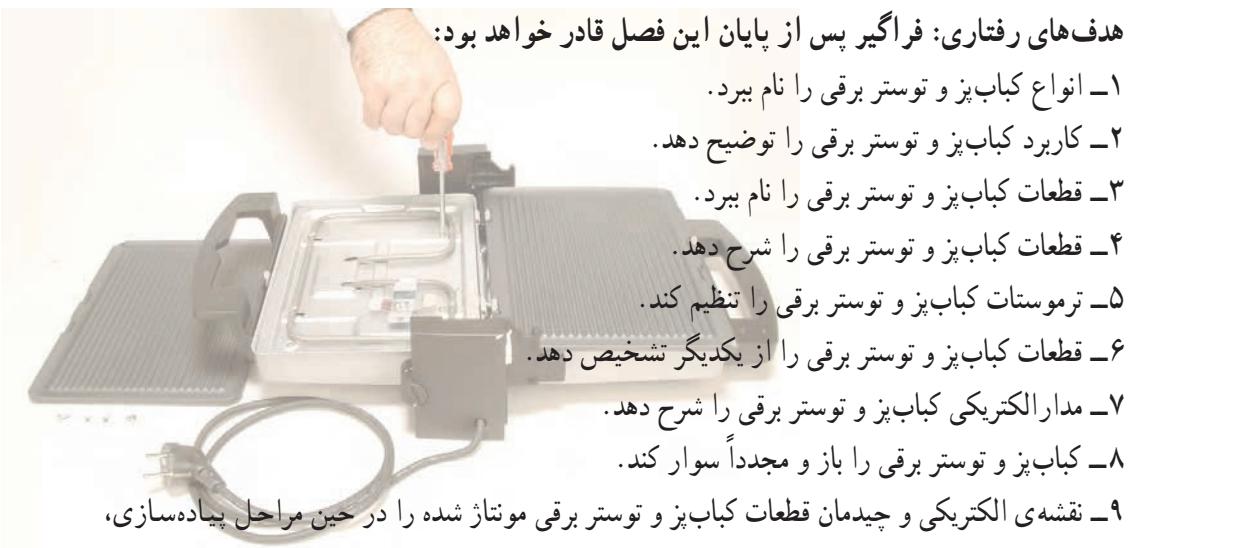

هدف های رفتاری: فرآگیر پس از پایان این فصل قادر خواهد بود:

- ۱- انواع کباب پز و توستر برقی را نام ببرد.
- ۲- کاربرد کباب پز و توستر برقی را توضیح دهد.
- ۳- قطعات کباب پز و توستر برقی را نام ببرد.
- ۴- قطعات کباب پز و توستر برقی را شرح دهد.
- ۵- ترمومتر کباب پز و توستر برقی را تنظیم کند.
- ۶- قطعات کباب پز و توستر برقی را از یکدیگر تشخیص دهد.
- ۷- مدار الکتریکی کباب پز و توستر برقی را شرح دهد.
- ۸- کباب پز و توستر برقی را باز و مجدداً سوار کند.
- ۹- نقشه‌ی الکتریکی و چیدمان قطعات کباب پز و توستر برقی مونتاژ شده را در حین مراحل پیاده‌سازی، ترسیم کند.
- ۱۰- کباب پز برقی معیوب را عیب یابی، تعمیر و راه اندازی کند.
- ۱۱- توستر برقی معیوب را عیب یابی، تعمیر و راه اندازی کند.

ساعت آموزش		
نظری	عملی	جمع
۱۲	۱۲	۲

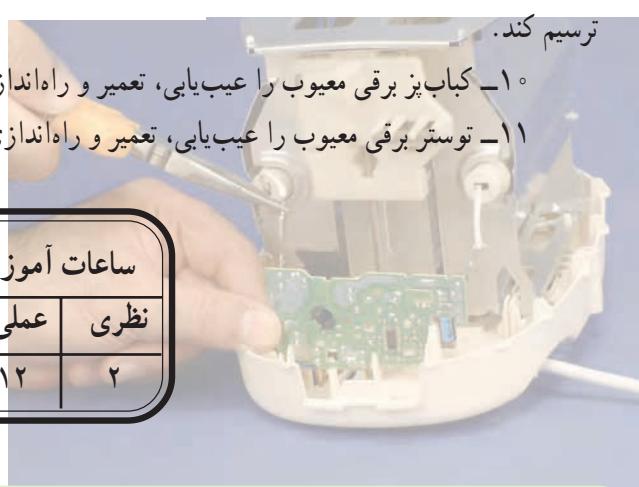


با توجه به تنوع کباب پز و توستر برقی و محدودیت زمانی موجود در استاندارد، کافی است فرآگیر یک نمونه بخاری برقی و یک نمونه اجاق برقی را با توجه به امکانات و تجهیزات کارگاهی از نظر مباحث تئوری و عملی تجزیه و تحلیل کند و با استفاده از جدول عیب یابی مربوطه زیر نظر مری کارگاه با رعایت کامل موارد اینمنی به عیب یابی و تعمیر آن پردازد. لذا کسب مهارت برای سایر انواع کباب پز و توستر برقی در طی کارآموزی و تجربه‌ی عملی آینده خواهد بود.

نکته مهم:

پیش آزمون (۲)

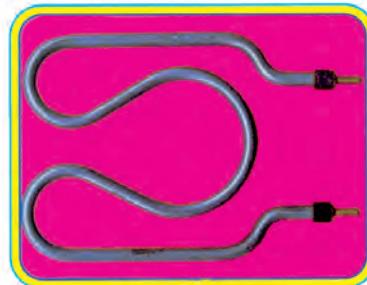۱- چرا این المنت که برای اجاق برقی و کباب پز برقی استفاده می شود از فرم و شکل خاصی برخوردار است؟



۲- عایق المنت شکل بالا کدام است؟

- ۱) پودر اکسید منیزیم ۲) پودر میکا

۳- مقاومت اهمی که با لامپ نشان دهنده بخاری برقی سری می شود چه نقشی در مدار به عهده دارد؟

- ۱) افزایش جریان الکتریکی لامپ ۲) کاهش ولتاژ دو سر لامپ

- ۳) افزایش روشنایی لامپ ۴) افزایش گرمای اجاق برقی

۴- برای افزایش گرمادهی اجاق برقی چه تدابیری به کار گرفته می شود؟

۵- در بیشتر کباب پزهایی که دو صفحه‌ی پخت جدا از هم دارند، المنت‌ها به چه صورت در مدار قرار می‌گیرند؟

- ۱) سری ۲) موازی ۳) سری و موازی

۶- در کباب پز برقی کنترل زمان پخت غذا یا کباب به عهده‌ی چه وسیله‌ای است؟

- ۱) تایмер ۲) ترموستات بی‌متالی قابل تنظیم

- ۳) کلید چراغ دار ۴) ترموستات بی‌متالی با تنظیم ثابت

۷- المنت توستر برقی کدام است؟

۱) فنری داخل حفاظ شیشه‌ای و نواری که روی صفحه‌ی عایق پیچیده شده است.

- ۲) فنری و میله‌ای

۳) فنری که روی میله‌ی توخالی سرامیکی پیچیده شده است.

۸- زمان برشه شدن نان در توستر برقی به عهده‌ی ... است.

۹- المنت‌های توستر برقی به چه صورت در مدار قرار می‌گیرند؟

۱۰- اصولاً مقدار مقاومت المنت میانی توستر برقی چند برابر مقاومت المنت‌های کناری است؟

۱-۲- اطلاعات کلی

کباب پز برقی^۱ و توستر برقی^۲ از وسایل خانگی هستند که انرژی الکتریکی را به انرژی حرارتی تبدیل می‌کنند. از کباب پز برقی برای برشته کردن و پختن گوشت و از توستر برقی برای داغ کردن یا برشته کردن نان استفاده می‌شود.



شكل ۲-۱



شكل ۲-۲



شكل ۲-۳



شكل ۲-۴

۲-۲- انواع کباب پز برقی و کاربرد آنها

دستگاه کباب پز برقی در طرح‌ها و شکل‌های متفاوت تولید می‌شود و در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد. از نظر قدرت الکتریکی، سیستم کنترل درجه حرارت، شکل ظاهری و ... می‌توان آنها را به انواع مختلف تقسیم‌بندی کرد.

۱-۲-۲: شکل ۲-۱ یک دستگاه کباب پز از نوع باز با کلید چراغدار را نشان می‌دهد.

۲-۲-۲: شکل ۲-۲ یک دستگاه کباب پز از نوع باز با پایه‌های ساده سیمی و بدون کلید را نشان می‌دهد. با وصل کردن دو شاخه‌ی سیم رابط به پریز برق منزل، دستگاه روشن می‌شود.

۲-۲-۳: شکل ۲-۳ یک دستگاه کباب پز برقی از نوع باز با کلید روشن و خاموش چراغدار را نشان می‌دهد.

۲-۲-۴: شکل ۲-۴ یک دستگاه کباب پز برقی از نوع باز با پایه‌های بلند و سینی‌توری شکل برای نگهداری غذا و کلید چراغدار را نشان می‌دهد.

۱-Electric Barbecue

۲-Toaster



شکل ۲-۵

۲-۲-۵: شکل ۲-۵ یک دستگاه کباب پز برقی نوع باز با پایه‌های بلند و سینی توری شکل برای نگهداری غذا و کلید چراغ دار را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۶

۲-۲-۶: شکل ۲-۶ یک دستگاه کباب پز برقی کیفی با ترموستات قابل تنظیم که قابلیت بازشدن تا زاویه‌ی 180° درجه را دارد نشان می‌دهد. با بازشدن دستگاه سطح مفید کباب پز زیاد می‌شود.



شکل ۲-۷

۲-۲-۷: شکل ۲-۷ یک دستگاه کباب پز کیفی دیگر را نشان می‌دهد که امکاناتی مشابه کباب پز برقی شکل ۲-۶ دارد. از این دستگاه برای پخت و پز ملایم کباب و گرم کردن غذا هم نیز استفاده می‌شود.



شکل ۲-۸

۲-۲-۸: دستگاه کباب پز نشان داده شده در شکل ۲-۸ دارای سه قدرت مختلف 1000° , 1450° و 2450° وات است. در این دستگاه، از گرمای تلف شده در بالای کباب پز هم برای پختن و برشه کردن مواد غذایی نیز استفاده می‌شود بدین ترتیب انرژی الکتریکی مصرفی کاهش می‌یابد. همچنین در نوعی از این دستگاه سینی استیل برای نگهداری آب به منظور سرخ کردن بدون دود و جمع آوری روغن وجود دارد.



شکل ۲-۹



شکل ۲-۱۰




(الف)



رابط فرنی

(ب)

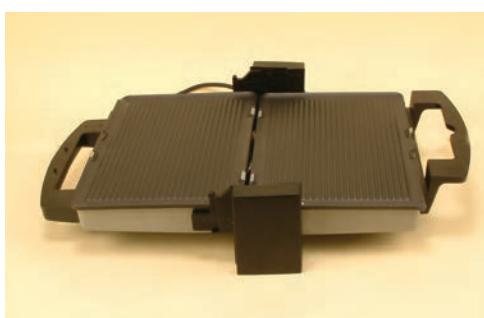

شکل ۲-۱۱

(ج)

۲-۳- ساختمان کباب پز برقی

همانطور که در قسمت انواع کباب پز مشاهده گردید کباب پز برقی به دو دسته کباب پز ساده و کباب پز خودکار (اتوماتیک) تقسیم می شود. در کباب پز ساده وسیله‌ی قطع و وصل مدار، کلید چراغدار معمولی است. از قطعات دیگر کباب پز ساده می توان المنت لوله‌ای (میله‌ای)، بدنه، پایه و سیم رابط را نام برد، (شکل ۲-۹).

در کباب پز اتوماتیک مانند شکل ۲-۱۰ عملیات برشه کردن و پختن کباب به وسیله‌ی ترمومتر بی متالی قابل تنظیم کنترل می شود. شکل ۲-۱۰ دستگاه کباب پز را از قسمت جلو نشان می دهد.

در شکل ۲-۱۱-الف حرارت حاصل از المنت صفحه‌ی بالایی بر سطح کباب باعث برشه شدن قسمت بالای کباب می شود.

شکل ۲-۱۱-ب قسمت عقب دستگاه را همراه پایه‌ها نشان می دهد. سیم‌های رابط المنت‌ها و سیم اتصال زمین از داخل لوله‌ی عایق نسوز عبور می کند روی لوله‌ی عایق نسوز، فرنی از فولاد زنگ نزن پیچیده شده است.

شکل ۲-۱۱-ج دستگاه را در وضعیت باز و 180° درجه نشان می دهد. در این حالت سطح پخت و پز دو برابر حالت بسته می شود. در این حالت حرارت تولیدی المنت هر قسمت کباب پز، به طور مستقل برای برشه کردن کباب در آن قسمت استفاده می شود.




شکل ۱۲ - ۲




شکل ۱۳ - ۲


۱ - ۲ - المنت: المنت‌های کباب‌باز بر قی شکل ۱۳ - ۲ از نوع لوله‌ای (Mileai) است. این دو المنت با یکدیگر سری می‌شوند و تقدیمه‌ی الکتریکی آن‌ها در مدار از طریق یک ترموموستات بی‌متال قابل تنظیم کنترل می‌شود.

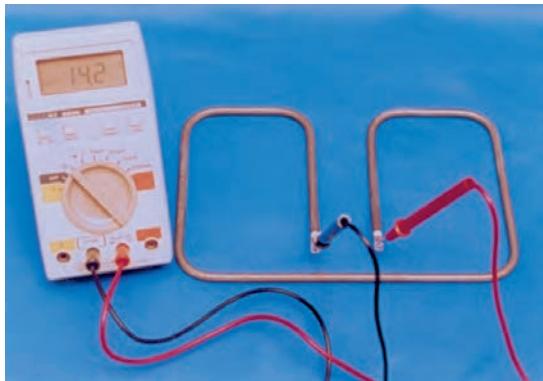


شکل ۲-۱۴

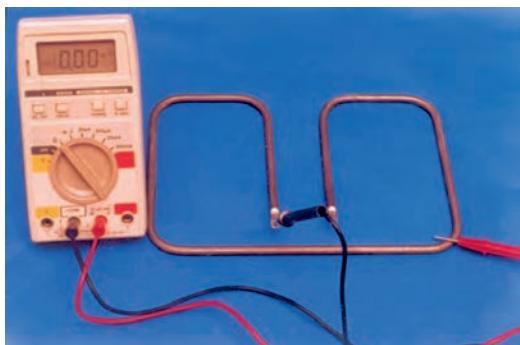

شکل ۲-۱۵

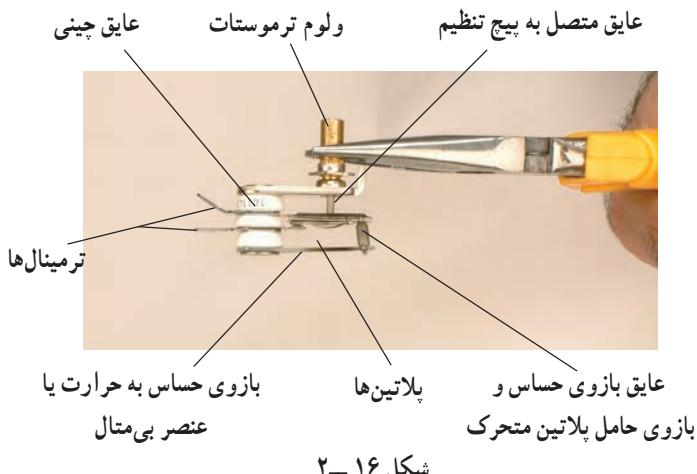

شکل ۲-۱۶

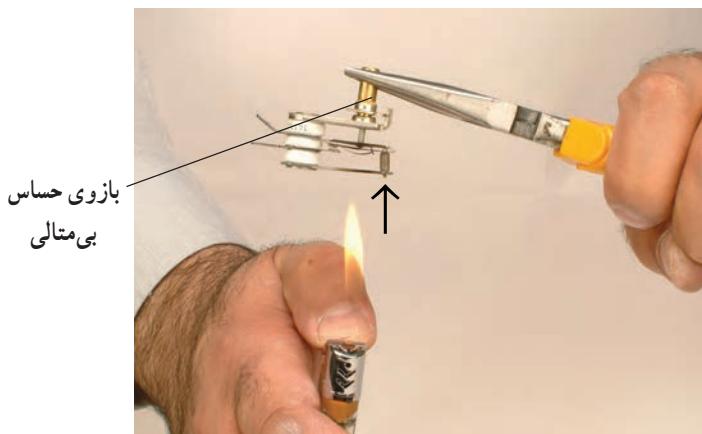

شکل ۲-۱۷


در شکل ۲-۱۴، اهم متر مقاومت اهمی هر المنت را ۱۴/۲ اهم نشان می دهد. مجموع مقاومت دو المنت در حالت سری برابر با ۲۸/۴ اهم می شود. این المنت ها توان ۱۷۰۰ وات را از شبکه ۲۲۰ ولت با توجه به رابطه زیر دریافت می کنند.

$$P = \frac{V^2}{R} = \frac{220^2}{28/4} = 1704/225 \text{ W}$$

وقتی المنشا در مدار قرار می گیرند، مقاومت آنها کمی افزایش می یابد و توان مصرفی آنها را تا حدی کاهش می دهد. در شکل ۲-۱۵، اهم متر مقاومت عایقی سیم المنشا به بدنه ۱۰۰ مگا اهم نشان می دهد. این مقاومت نشان می دهد که المنشا از نظر اتصال بدنه سالم است. چنانچه مقاومت عایقی بین المنشا و بدنه کم و یا حتی در حد چند کیلو اهم باشد المنشا معیوب است و باید عوض شود.

۲-۳-۲- ترمومترات: ترمومترات کباب پز بر قری از نوع بی مثالی قابل تنظیم است. کنترل درجه هی برشته کردن و پختن کباب به عهده ترمومترات است. شکل ۲-۱۶ ترمومترات بی مثالی قابل تنظیم کباب پز شکل ۲-۲ را نشان می دهد.

نحوه عملکرد ترمومترات: وقتی دسته هی ولومن ترمومترات کباب پز در جهت حرکت عقربه های ساعت چرخانده می شود، پلاتین متحرک روی پلاتین ثابت ترمومترات قرار می گیرد و تغذیه هی برق المنشا از طریق اتصال پلاتین ها صورت می گیرد. گرمای ایجاد شده توسط المنشا که به صورت سری در کباب پز اتصال دارند به انتخاب درجه هی ترمومترات بستگی دارد. وقتی درجه حرارت کباب پز، به مقدار تنظیم شده توسط ترمومترات رسید، حس کننده درجه حرارت (شماره ۱۱ در شکل ۲-۱۲) گرمای را به بازوی حساس یا بی مثالی ترمومترات انتقال می دهد و سبب انساط طولی بازوی بی مثالی می شود. با انتقال حرارت به بازوی حساس ترمومترات نظیر شکل ۲-۱۷ سمت راست بی مثالی ترمومترات در جهت فلش به سمت بالا حرکت می کند، پلاتین متحرک از پلاتین ثابت جدا می شود و مدار تغذیه هی المنشا را قطع می کند. در زمان قطع ترمومترات، درجه حرارت صفحات کباب پز که کباب

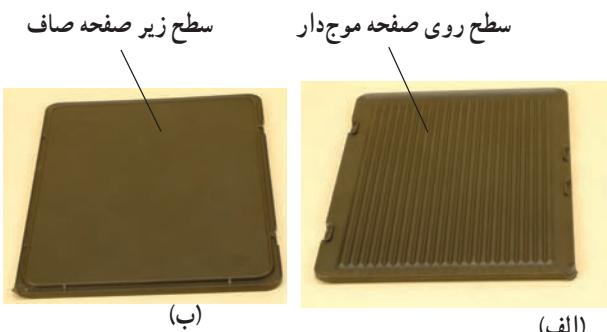

شکل ۲-۱۸




شکل ۲-۱۹

عضو حس کننده درجه حرارت ترموستات



شکل ۲-۲۰

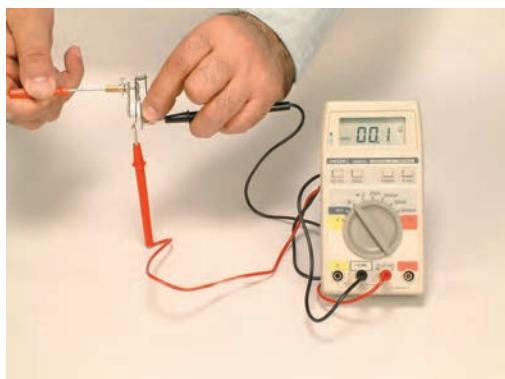

شکل ۲-۲۱

روی آن قرار دارد به تدریج کاهش می‌یابد و سرد می‌شود. با کاهش درجه حرارت صفحه‌ی روی المنت که پشت و روی این صفحه در شکل ۲-۱۸ نشان داده شده و با عضو حس‌کننده‌ی درجه حرارت در تماس است، ترمومتر وصل و مجدداً برق را به المنت وصل می‌کند. این سیکل تازمانی ادامه دارد که دوشاخه‌ی سیم رابط از پریز برق بیرون آورده شود یا ترمومتر روی درجه‌ی صفر قرار گیرد. شکل ۲-۱۹ عضو حس‌کننده‌ی درجه حرارت و عامل فعال کردن ترمومتر را نشان می‌دهد.

۴-۲-۴- تنظیم ترمومتر بی‌متالی قابل تنظیم

چنانچه ترمومتر از تنظیم خارج شود یعنی در درجه‌ی صفر، ترمومتر هنوز وصل و در درجه ۱ یا گاهی ۲ ترمومتر قطع باشد می‌توان آن را مجدداً تنظیم کرد. مراحل تنظیم ترمومتر به شرح زیر است :

۱-۲-۴-۲: اگر ترمومتر در درجه‌ی بالاتر از درجه‌ی صفر قطع باشد طبق شکل ۲-۲۰ محور مربوط به تنظیم ترمومتر (ولوم ترمومتر) را با دمباریک بگیرید و بهوسیله‌ی پیچ‌گوشتی تخت مناسب، پیچ تنظیم داخل محور ترمومتر را در خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا پلاتین‌ها وصل شوند.

عمل وصل ترمومتر را در حالت تنظیم می‌توانید با دستگاه اهم متر نیز کنترل کنید (شکل ۲-۲۱).



شکل ۲-۲۲


۲-۴-۲: اگر پلاتین های ترمومتر را درجه صفر وصل باشد ابتدا محور ترمومتر (ولوم ترمومتر) را روی درجه صفر قرار دهید. سپس با یک دست به وسیله دمباریک محور ترمومتر را نگهدارید و مطابق شکل ۲-۲۲ با دست دیگر به وسیله پیچ گوشتی دو سوی مناسب، پیچ تنظیم داخل محور ترمومتر را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا پلاتین متحرک از پلاتین ثابت جدا شود.

توجه: تنظیم ترمومتر در وسایل حساس باید با توجه به دستورالعمل کارخانه سازنده انجام شود.



شکل ۲-۲۳


۲-۴-۳: بعد از تنظیم ترمومتر می توانید با اعمال مختصری گرما توسط فندک یا وسیله مشابه دیگری به عضو حساس یا بی مثال ترمومتر طبق شکل ۲-۲۳ عملکرد صحیح ترمومتر را مشاهده کنید تا در زمان نصب و بهره برداری نسبت به عملکرد صحیح ترمومتر اطمینان داشته باشید. البته تنظیم دقیق ترمومتر باید روی کار انجام شود و این آزمایش برای این است که فراگیر نحوه تنظیم و طرز کار ترمومتر را فراگیرد.

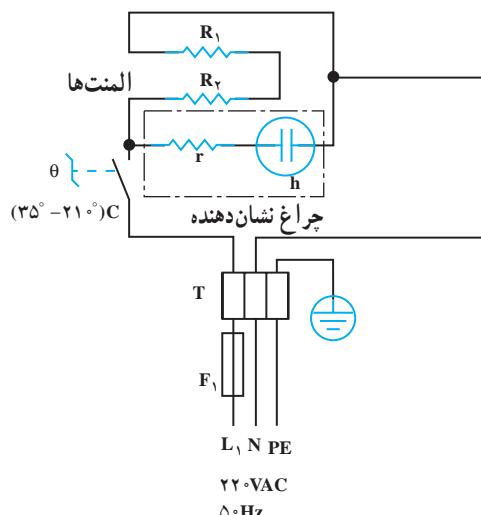

شکل ۲-۲۴

۲-۵-۱ مدار الکتریکی کباب پز برقی

شکل ۲-۲۴ مدار الکتریکی کباب پز برقی خودکار یا اتوماتیک با ترمومتر بی مثالی قابل تنظیم رانشان می دهد. مقاومت r که محدود کننده ولتاژ و جریان لامپ نشان دهنده و حدوداً ۱۵ کیلو اهم است.

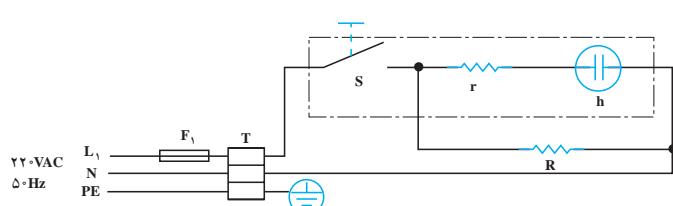

شکل ۲-۲۵

شکل ۲-۲۵ مدار الکتریکی کباب پز برقی ساده را که به وسیله کلید چراغدار قطع و وصل می شود، نشان می دهد.

۶-۲- کار عملی شماره‌ی ۱

روش بازکردن کباب پز برقی

۱-۶- ابزار، تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز:

- پیچ گوشتی تخت (دو سو)، یک سری
- پیچ گوشتی چهار سو، یک سری
- دم باریک، یک عدد
- انبر دست، یک عدد
- سیم چین، یک عدد
- سیم لخت کن، یک عدد
- انبر پرس سرسیم، یک عدد
- فندک، یک عدد

■ کباب پز برقی، یک دستگاه

قطعات یدکی دستگاه، به تعداد مورد نیاز جهت تعویض

■ نقشه‌ی مدار الکتریکی دستگاه یک نسخه

■ سر سیم، سیم رابط، کابل و روکش نسوز (ماکارونی

نسوز)، به اندازه‌ی مورد نیاز

■ وسائل لحیم کاری


■ میز کار تعمیر لوازم خانگی، یک دستگاه

■ آوومتر، یک دستگاه

■ آچار تخت ۶ و ۷ میلی‌متری، یک عدد

۲-۶-۲- نکات ایمنی

▲ سر سیم اتصال زمین کباب پز را محکم به بدنهٔ فلزی دستگاه بیندید تا خطر برق گرفتگی در هنگام کار پیش نیاید (شکل ۲-۲۶).

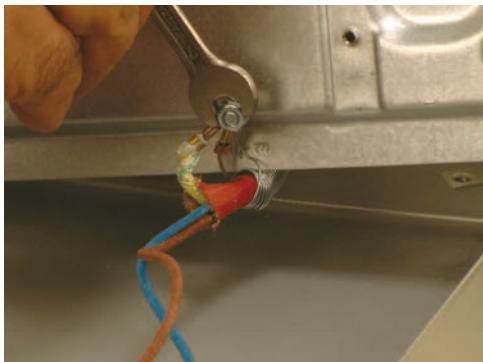

شکل ۲-۲۶



شکل ۲-۲۷



شکل ۲-۲۸




شکل ۲-۲۹

▲ قبل از شروع به باز کردن و بستن دستگاه، دو شاخهٔ سیم رابط را از پریز برق به طور کامل بیرون بیاورید (شکل ۲-۲۷).

▲ برای بیرون کشیدن سر سیم از ترمینال سر المنت هرگز سیم رابط را مشابه شکل ۲-۲۸ با دست نکشید.

▲ برای بیرون آوردن سر سیم از ترمینال المنت، ابتدا المنت را با دست بگیرید، سپس با دمباریک مطابق شکل ۲-۲۹ سر سیم، سیم رابط را محکم نگهدارید و به طرف راست بکشید تا سر سیم بیرون بیاید.

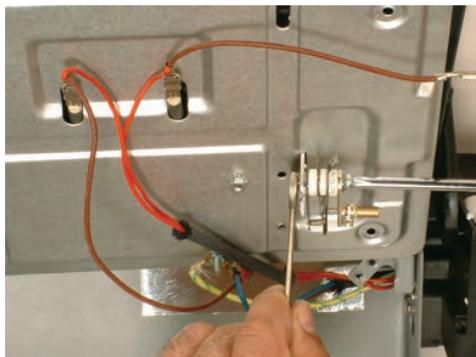

شکل ۲-۳۰



شکل ۲-۳۱



لوله‌ی عایق نسوز

شکل ۲-۳۲




شکل ۲-۳۳

▲ در هنگام بازبینی دستگاه از ابزار مناسب مشابه شکل ۲-۳۰ استفاده کنید تا تعیرات بعدی دستگاه با اشکال مواجه نشود.

▲ سیم‌های رابط دو طرف دستگاه مانند شکل ۲-۳۱ از داخل لوله‌ی عایق نسوز عبور می‌کند و برای جلوگیری از صدمه دیدن، دور آن را با سیم فنری پیچیده‌اند. در هنگام تعیر حتماً سیم فلزی را دور لوله‌ی عایق حامل سیم‌های رابط ببندید.

▲ همانطور که در شکل ۲-۳۲ نشان داده شده است سیم فلزی دور لوله‌ی عایق نسوز و سیم اتصال زمین را به بدنه‌ی فلزی دستگاه وصل کنید و از لوله‌های عایق نسوز برای عایق‌بندی مضاعف سیم‌های رابط استفاده کنید.

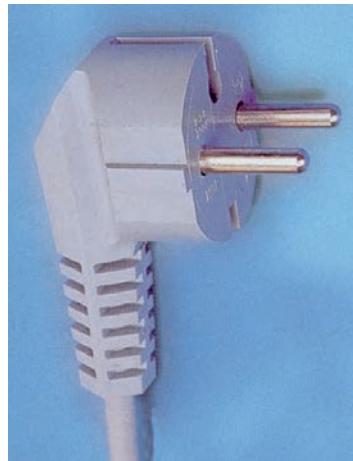▲ قبل از بازکردن مدار، به یادداشت‌برداری و رسم نقشه‌ی مونتاژ مدار، مطابق شکل ۲-۳۳ اقدام کنید تا در زمان بستن دستگاه، مشکلی ایجاد نشود.



۲-۳۴ شکل

▲ در هنگام تعویض سیم رابط و قطعات اصلی دستگاه توجه داشته باشید که چون توان مصرفی دستگاه زیاد است حتماً از سیم رابط و دو شاخه‌ی ارتدار مرغوب و استاندارد استفاده شود، (شکل ۲-۳۴).

۳-۶-۲- مراحل اجرای کار عملی شماره ۱ (قسمت

اول) روش بازکردن ترموموستات قابل تنظیم

زمان اجرای کار عملی شماره ۱: ۶ ساعت

توجه: قبل از انجام کار عملی شماره ۱ حتماً نکات اینمنی ۲-۶-۲ را مورد بررسی قراردهید، سپس به اجرای کار عملی اقدام کنید. در تمام مراحل اجرایی کار نکات و تدابیر اینمنی را به کار بگیرید.



۲-۳۵

برای بازکردن ترموموستات کباب پز شکل ۲-۳۵ به روش زیر عمل کنید:



۲-۳۶

● دستگاه را مانند شکل ۲-۳۶ طوری قراردهید که صفحات آن با هم زاویه‌ی 180° درجه بسازند.



۲-۳۷

● با انگشت یک دست، نگهدارنده‌ی فرنی را به سمت بیرون فشار دهید و با کمک دست دیگر صفحه‌ی فلزی که با مواد نچسب روکش شده، از روی المتن مطابق شکل ۲-۳۷ بردارید.

- به وسیله‌ی پیچ گوشتی چهار سوی مناسب، پیچ بست نگه دارنده‌ی المنت را طبق شکل ۲-۳۸ باز کنید.



شکل ۲-۳۸

- با پیچ گوشتی چهارسوی مناسب، پیچ نگه دارنده‌ی صفحه‌ی صیقلی زیر المنت به بدنه را باز کنید (شکل ۲-۳۹).



شکل ۲-۳۹

- به وسیله‌ی پیچ گوشتی چهارسو، پیچ نگه دارنده‌ی حس‌کننده‌ی حرارتی مربوط به ترموموستات را باز کنید (شکل ۲-۴۰).




شکل ۲-۴۰

- پیچ نگه دارنده‌ی بست المنت زیر حس‌کننده‌ی حرارت قرار دارد؛ این پیچ را با پیچ گوشتی کمی شل کنید و بست را بچرخانید تا المنت آزاد شود. در زمان باز کردن بست المنت مراقب باشید تا المنت صدمه نبیند (شکل ۲-۴۱).




شکل ۲-۴۱

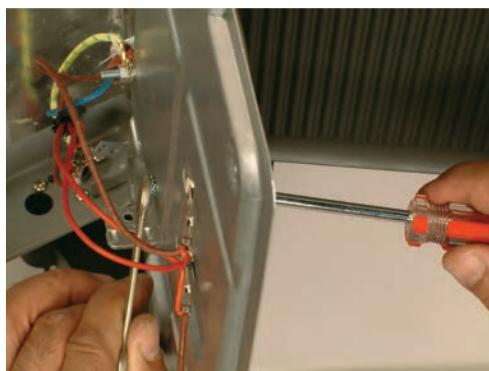


شکل ۲-۴۲

● برای باز کردن پیچ بست المنت از یک طرف مانند شکل ۲-۴۲، با یک دست به وسیله‌ی آچار تخت ۷ میلی‌متری، مهره‌ی پیچ را محکم بگیرید و با دست دیگر پیچ را با پیچ‌گوشی مناسب باز کنید تا بست آزاد شود.

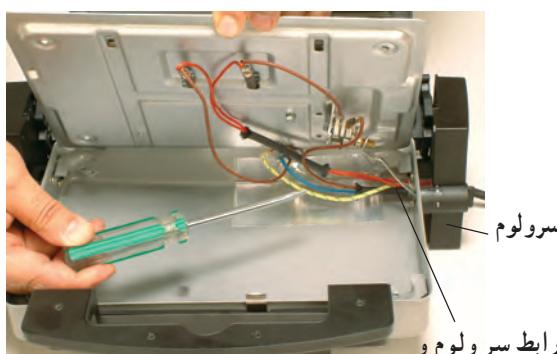

شکل ۲-۴۳

● صفحه‌ی نگهدارنده‌ی المنت را برگردانید تا سرولوم تنظیم، رابط سرولوم و محور ترموموستات مشاهده شود (شکل ۲-۴۳).

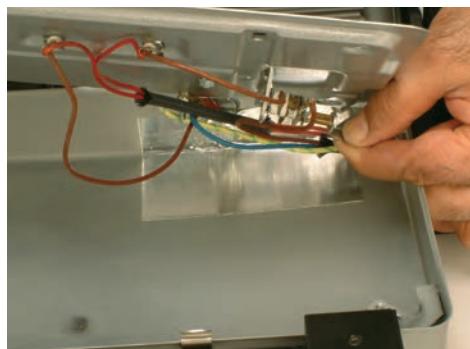


شکل ۲-۴۴

● حلقه‌ی رابط سرولوم با محور ترموموستات را با انگشتان دست از محور ترموموستات بیرون بیاورید (شکل ۲-۴۴).




شکل ۲-۴۵

● اهرم رابط سرولوم با محور ترموموستات را از محل آن بیرون بیاورید (شکل ۲-۴۵).

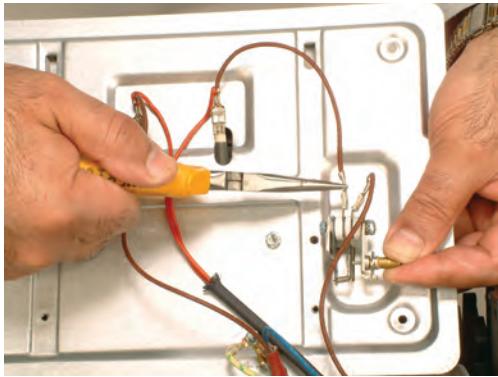


شکل ۲-۴۶

- به وسیله‌ی دم باریک، سرسبیم سیم‌های رابط ترموموستات به المنت و سیم فاز به ترموموستات را باز کنید (شکل ۲-۴۶).

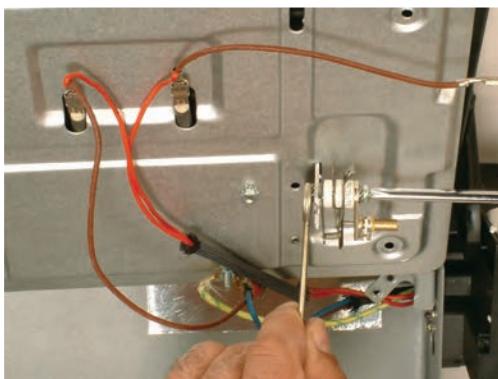


شکل ۲-۴۷

- بعد از باز کردن سرسبیم‌ها از ترمینال ترموموستات، طبق شکل ۲-۴۷ با یک دست، مهره‌ی پیچ را با آچار تخت ۷ میلی‌متری بگیرید و با دست دیگر به وسیله‌ی پیچ گوشتنی چهار سوی مناسب، پیچ نگه‌دارنده‌ی ترموموستات به پایه‌ی آن را باز کنید.

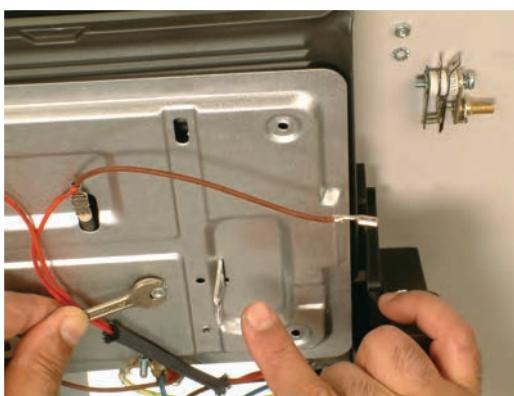

شکل ۲-۴۸

- مهره‌ی پیچ پایه‌ی نگه‌دارنده ترموموستات را مانند شکل ۲-۴۸ با آچار تخت ۷ میلی‌متری باز کنید.

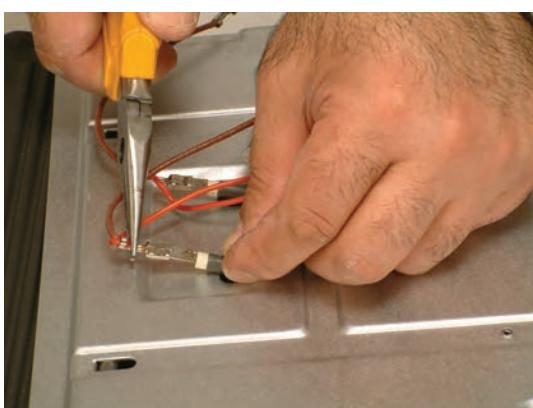

شکل ۲-۴۹

۴-۶-۲- مرافق اجرای کار عملی شماره ۱ (قسمت دوم)

- روش باز کردن سیم‌های رابط المنت سمت ترموموستات: مرحله این کار در ادامه‌ی مرافق اجرای کار ۳-۶-۲ انجام شود.
- برای باز کردن المنت باید ابتدا ده مرحله اول مربوط به روش باز کردن ترموموستات را انجام دهید، سپس مطابق شکل ۲-۴۹ سرسبیم‌های سیم رابط المنت را با دم باریک بیرون بکشید تا المنت آزاد شود.



شکل ۵۰-۲



شکل ۵۱-۲



شکل ۵۲-۲



شکل ۵۳-۲

۶-۲-۶-۵- مراحل اجرای کار عملی شماره ۱ (قسمت سوم)

روش بازکردن سیم اتصال زمین و رابط بین دو

قسمت کباب پز: مراحل این کار در ادامه‌ی مراحل کار ۶-۴-۲-۶-۳ انجام شود.

- برای بازکردن سیم اتصال زمین و فنر فلزی رابط بین دو قسمت دستگاه، ابتدا با آچار تخت ۷ میلی‌متری مهره‌ی پیچ نگه‌دارنده را محکم بگیرید سپس با دست دیگر به وسیله‌ی پیچ‌گوشی چهارسو، پیچ نگه‌دارنده‌ی سر سیم اتصال زمین را باز کنید (شکل ۵۰-۲).

- بعد از بازکردن پیچ و مهره‌ی مربوط به نگه‌دارنده‌ی سرسیم‌های اتصال زمین و فنر نگه‌دارنده، سیم‌ها و سرسیم‌های معیوب قابل تعویض هستند (شکل ۵۱-۲).

- برای جدا کردن دو قسمت کباب پز از یک دیگر، لوله‌ی عایق مربوط به سیم‌های رابط المنت طرف دیگر دستگاه را که روی آن مطابق شکل ۵۲-۲ فنر استیلی پیچیده شده است به خارج از بدنه فشار دهید تا دو قسمت بدنه از یکدیگر جدا شود.

۶-۲-۶-۶-۱- مراحل اجرای کار عملی شماره ۱ (قسمت چهارم)

روش بازکردن المنت طرف دیگر کباب پز: مراحل این کار در ادامه‌ی مراحل کار ۶-۵-۲-۶-۳ یا قبل از مراحل کار ۶-۲-۶-۳ انجام شود.


- نگه‌دارنده‌ی فنری صفحه فلزی را که روکش نسوز دارد با یک انگشت به سمت پایین فشار دهید و مطابق شکل ۵۳-۲ با دست دیگر صفحه را به سمت بالا حرکت دهید تا از درگیری با نگه‌دارنده‌ی فلزی آن آزاد شود.

- صفحه‌ی فلزی با روکش نسوز را از روی دستگاه بردارید (شکل ۲-۵۴).




شکل ۲-۵۴

- پیچ‌های نگهدارنده‌ی صفحه‌ی زیر المنت به بدنه را با پیچ‌گوشتی چهارسو باز کنید (شکل ۲-۵۵).

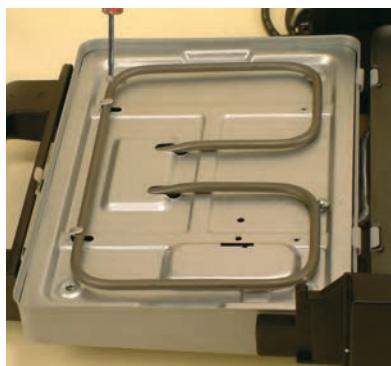

شکل ۲-۵۵

- سر سیم سیم رابط را با دمباریک بگیرید و سرسیم‌ها را از ترمینال‌های المنت بیرون بیاورید (شکل ۲-۵۶).

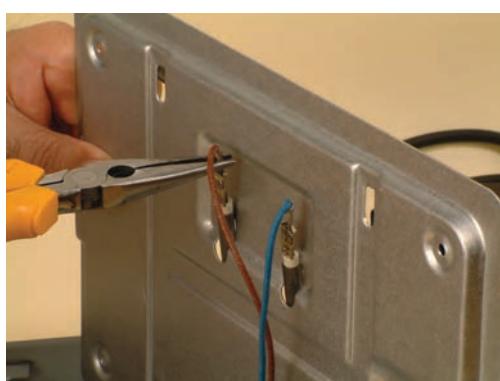

شکل ۲-۵۶

- شکل ۲-۵۷-۲ المنشی را نشان می‌دهد که سرسیم‌ها از آن باز شده است.



شکل ۲-۵۷



- طبق شکل ۲-۵۸ پیچ بست روی المنت را با پیچ گوشته چهارسو باز کنید.

شکل ۲-۵۸




- طبق شکل ۲-۵۹ المنت را با دست بگیرید و آهسته آن را از زیر قلاب فلزی به صورت کشویی بیرون بکشید و صفحه را آزاد کنید.

شکل ۲-۵۹



- شکل ۲-۶۰ المنت را که از صفحه جدا شده نشان می‌دهد.

شکل ۲-۶۰

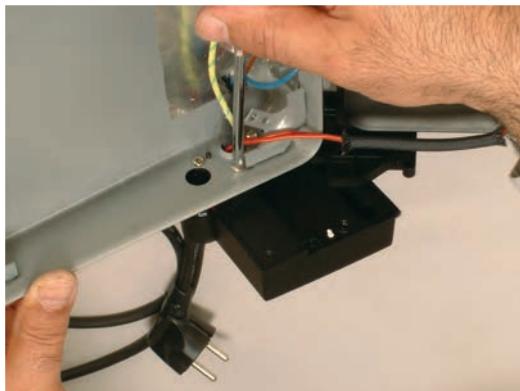


شکل ۲-۶۱

۲-۶-۲-۲- مراحل اجرای کار شماره ۱ (قسمت پنجم)


روش باز کردن ترمینال: مراحل این کار در ادامه می‌مراحل کار ۶-۷-۲ انجام شود.

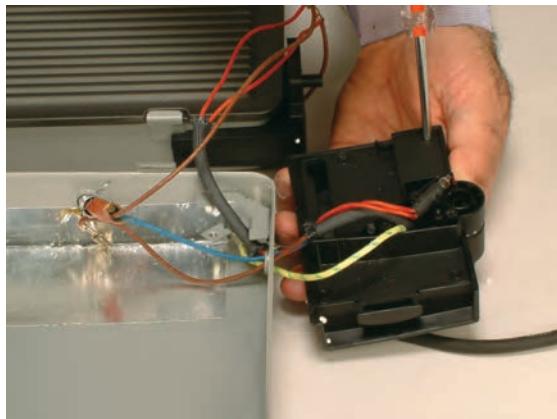با پیچ گوشته چهارسوی مناسب، پیچ محکم کننده مجموعه ترمینال و سروولوم ترموموستات را از بدنه‌ی دستگاه باز کنید (شکل ۲-۶۱).



شکل ۲_۶۲

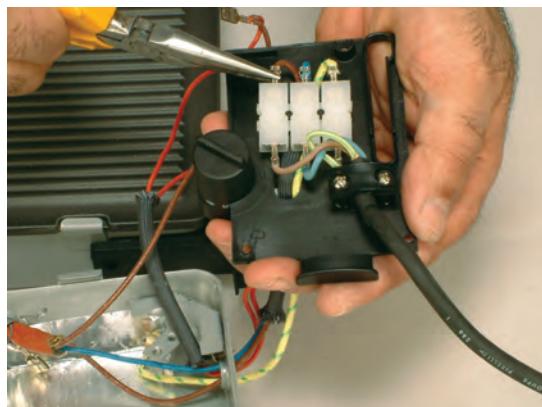● به وسیلهٔ پیچ گوشتهٔ چهارسوی مناسب، پیچ قاب روی ترمینال را باز کنید، (شکل ۲_۶۲).



شکل ۲_۶۳

● سریم، سیم‌های رابط به ترمینال را مطابق شکل ۲_۶۳ به کمک دم باریک باز کنید. چون کابل رابط سه‌سیمه است، ترمینال سه‌خانه روی دستگاه نصب شده است.

عملیات بستن قطعات و اجزای دستگاه کتاب پز برقی بر عکس حالت باز کردن آن است. دقّت کنید تا تمام قطعات و اجزا درست و صحیح در محل خود قرار گیرند.

به عبارت دیگر برای بستن قطعات و اجزای دستگاه باید از انتهای مراحل باز کردن آن شروع کنید و به ابتدای آن پرسید.

هنگام سوار کردن قطعات کباب پز برقی ، از نقشه‌ی موتاژی که در مراحل باز کردن دستگاه رسم شده استفاده کنید.

پس از بستن دستگاه کباب پز برقی ، با تأیید مریب خود، دو شاخه‌ی سیم رابط آن را به پریز برق وصل کنید و از صحت عملکرد آن مطمئن شوید.

چنانچه دستگاه بدون اشکال کار کند و آمیر آن هنگام کار با ولتاژ نامی در حد جریان نامی آن باشد ، دستگاه سالم است و می توان آن را مورد بهره برداری قرار داد.

نتایج حاصل از اجرای کار عملی شماره یک را به اختصار بنویسید.

۷-۲- جدول عیب‌یابی، روش‌های رفع عیب، تعمیر و راه اندازی کتاب‌پز برقی

معمولاً کارخانه‌های سازنده‌ی کتاب‌پز برقی برای رفع عیب‌های مختلف هر دستگاه جدول‌هایی را ارائه می‌دهند. این جدول‌ها راهنمای مناسبی برای اجرای مراحل عیب‌یابی آن دستگاه است. لذا توصیه اکید می‌شود، نحوه استفاده از این جدول‌ها را دقیقاً بیاموزید و در روند انجام تعمیرات عملاً مورد استفاده قرار دهید.

نوع عیب	علت	روش رفع عیب، تعمیر و راه اندازی
بریز برق ندارد.	پس از اطمینان از برقرار بودن شبکه‌ی برق منزل نسبت به رفع عیب بریز یا تعویض آن اقدام کنید.	
دوشاخه خراب است.	پس از باز کردن و بازدید نسبت به تعمیر یا تعویض آن اقدام کنید.	
سیم رابط معیوب است.	سیم رابط معیوب را تعویض کنید.	
کلید معیوب است	کلید را تعویض کنید.	
المنت و چراغ نشان دهنده معیوب اند.	المنت یا المنت‌های معیوب و چراغ نشان دهنده را تعویض کنید.	
ترموستات معیوب است.	ترموستات را تعویض کنید.	
ترموستات تنظیم نیست.	ترموستات را از طریق پیچ تنظیم ترمومتر را محور (ولوم) ترمومتر قرار دارد، مطابق دستورالعمل ۴-۲ تنظیم کنید.	
اتصال‌ها شل یا قطع شده است.	پیچ محکم کننده اتصال‌های را محکم و سیم‌های رابط قطع شده را ترمیم کنید.	
سیم‌های رابط داخل دستگاه معیوب است.	سیم رابط معیوب را به وسیله‌ی اهم‌متر شناسایی و آن را تعویض کنید.	
سیم اتصال زمین دستگاه قطع است.	پس از رفع عیب دستگاه، سیم اتصال زمین دستگاه را وصل کنید.	
دستگاه اتصال بدنی دارد.	اتصال بدنی دستگاه را رفع کنید.	
سیم رابط معیوب است.	سیم رابط را تعویض کنید.	
دوشاخه معیوب است.	دوشاخه را تعمیر یا تعویض کنید.	
سیم‌های رابط داخل دستگاه معیوب است.	سیم‌های رابط معیوب را به وسیله‌ی اهم‌متر شناسایی و آن را تعویض کنید.	
المنت یا چراغ نشان دهنده معیوب است.	آن را تعویض کنید.	
اتصال‌ها قطع یا شل شده است.	قسمت‌های قطع شده را ترمیم و کلیه پیچ‌های محکم کننده اتصال‌ها را سفت کنید.	

۷-۲-۱- دوشاخه دستگاه
کاملاً به بریز اتصال دارد اما
دستگاه گرم نمی‌کند و چراغ
نشان دهنده نیز خاموش است.

۷-۲-۲- بدنی دستگاه
برق‌دار شده است.

۷-۲-۳- به محضار
روشن شدن دستگاه فیوز عمل
می‌کند.

نوع عیب	علت	روش رفع عیب، تعمیر و راه اندازی
۴-۷-۲- چراغ نشان دهنده روشن است اما المنت ها گرم نمی کند.	کلید معیوب است.	کلید را تعویض کنید.
۵-۷-۲- گرمای تولیدی المنت ها کم است.	سیم های رابط داخل دستگاه قطع است.	المنت معیوب است. سیم رابط معیوب را به وسیله‌ی اهم متر شناسایی و آن را تعویض کنید.
۶-۷-۲- دستگاه اتومات نمی کند.	اتصال های المنت ها شل یا قطع شده است.	قطع شدگی ها را ترمیم و پیچ های محکم کننده را سفت کنید.
۷-۷-۲- ترموموستات دستگاه پی در بی عمل می کند و گرمای تولیدی دستگاه کم است.	ترموستات تنظیم نیست.	ترموستات را تنظیم کنید.
۷-۷-۳- این صفحات می شود.	ترموستات معیوب است.	ترموستات را تعویض کنید.
۷-۷-۴- این صفحات می شود.	ترموستات تنظیم نیست.	ترموستات را تنظیم کنید.
۷-۷-۵- این صفحات می شود.	ترموستات معیوب است.	سیم های رابط داخل دستگاه معیوب است. سیم های معیوب را به وسیله‌ی اهم متر شناسایی و آن را تعویض کنید.
۷-۷-۶- این صفحات می شود.	ترموستات تنظیم نیست.	ترموستات را تنظیم کنید.
۷-۷-۷- این صفحات می شود.	درجه‌ی ترموموستات کم است.	درجه‌ی ترموموستات را مناسب انتخاب کنید.

تمرین چنانچه فرصت اضافی داشتید کباب پز معیوبی را زیرنظر مریبی کارگاه و با استفاده از دستورالعمل ۲-۶-۲ و مراحل عملی ۱: اجرایی ۳-۶-۲ تا ۶-۷-۲ و جدول ۲-۷-۲ عیب یابی، تعمیر و راه اندازی کنید.

۲-۸- انواع توستر برقی و کاربرد آن

برای گرم کردن و برشهشدن نان از توستر برقی استفاده می شود. توستر از نظر توان الکتریکی، گنجایش برش های نان، روش های خارج کردن نان به صورت دستی یا اتوماتیک، داشتن سینی جمع کننده های نان و همچنین نوع سیستم کنترلی آن تقسیم بندی می شود.

انتخاب درجه برشهشدن نان توسط ترموموستات قابل تنظیم و تایmer صورت می گیرد.

برای سرد ماندن بدنه‌ی توستر در هنگام کار از صفحات صیقلی در طرفین توستر استفاده می شود. این صفحات



(الف)



(ب)



(ج)



(د)



(ه)

شکل ۲-۶۴

منعکس‌کننده حرارت به قسمت داخل توستر هستند و مانع نفوذ حرارت به بدنه‌ی خارجی می‌شوند.

۱-۸-۲: در شکل ۲-۶۴-۱ - الف یک دستگاه توستر برقی اتوماتیک مشاهده می‌شود. در این دستگاه کنترل زمان گرم کردن و برشهشدن نان به وسیله‌ی تغییر مقاومت پتانسیومنتری که روی کارت تایمر الکترونیکی نصب شده، انجام می‌گیرد.

۲-۸-۲: شکل ۲-۶۴-۲-ب یک دستگاه توستر برقی را نشان می‌دهد که مجهز به سیستم بالابرندۀ برش‌های نان و ترموموستات بی‌متالی قابل تنظیم برای کنترل درجه حرارت، گرم کردن و برشهشدن برش‌های نان می‌باشد.

۳-۸-۲: شکل ۲-۶۴-۲-ج یک دستگاه توستر برقی را نشان می‌دهد که مجهز به دو سیستم بالابرندۀ برش‌های نان و دو تنظیم‌کننده‌ی درجه حرارت برای گرم و برشهشدن برش‌های نان می‌باشد.

۴-۸-۲: شکل ۲-۶۴-۲-د یک دستگاه توستر برقی را نشان می‌دهد که مجهز به سیستم بالابرندۀ برش‌های نان، تنظیم‌کننده‌ی درجه حرارت دستگاه و چراغ نشان‌دهنده می‌باشد.


۵-۸-۲: شکل ۲-۶۴-۲-ه یک دستگاه توستر برقی را نشان می‌دهد که مجهز به سیستم بالابرندۀ برش نان و ترموموستات بی‌متالی قابل تنظیم جهت کنترل درجه حرارت دستگاه می‌باشد.

۲-۹ ساختمان توستر برقی

برای آشنایی با ساختمان توستر برقی، ابتدا تصویر قسمت زیر دستگاه و اجزای تشکیل دهنده آن در شکل ۲-۶۵ شان داده می‌شود، سپس بعضی از اجزای مدار الکتریکی توستر برقی را شرح می‌دهیم.



(الف)

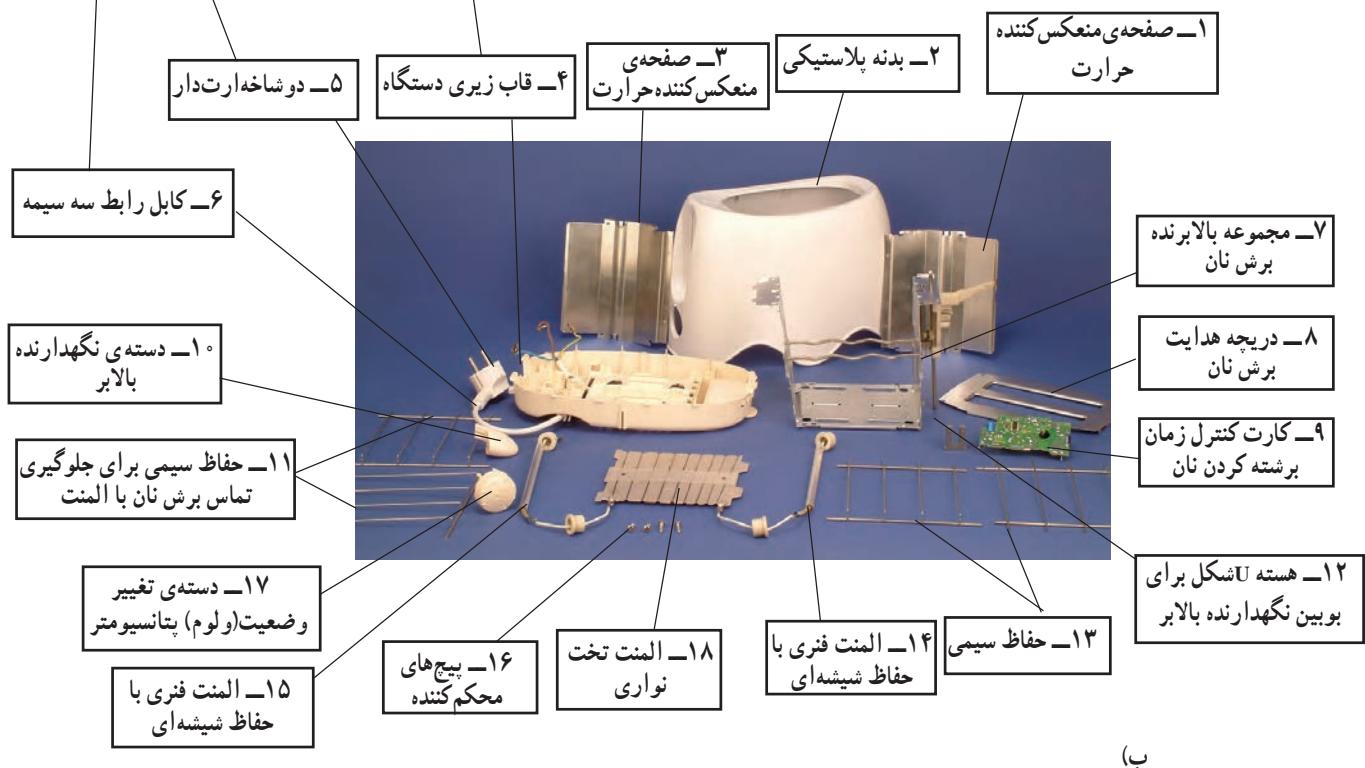

(ب)


شکل ۲-۶۵

۲-۹-۱ ساختمان و نقشهی انفجاری یک نوع


توستر برقی: شکل ۲-۶۶ یک دستگاه توستر برقی را به همراه نقشهی انفجاری آن نشان می‌دهد. نام قطعات در کنار آن‌ها آورده شده است.



(الف)

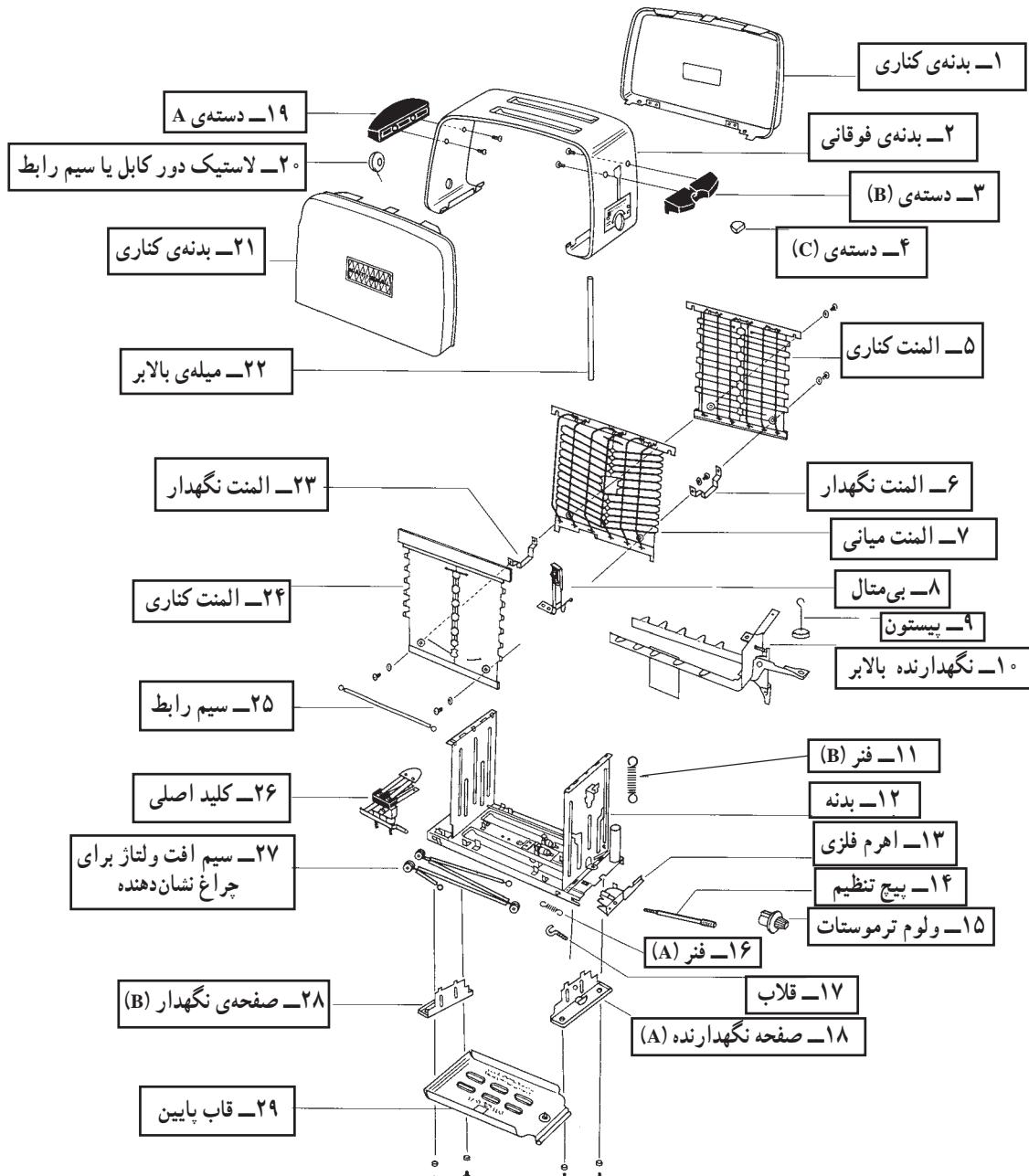

(ب)

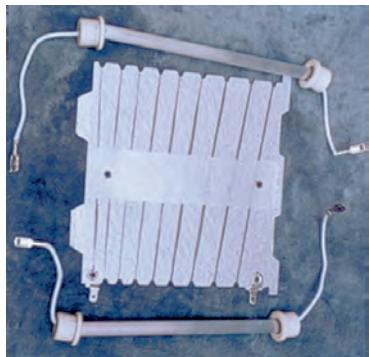

شکل ۲-۶۷



(الف)



(ب)

شکل ۲-۶۸


۲-۹-۲- المnt توسترنقی: برای تولید حرارت
یکنواخت در دو طرف برش نان در داخل بعضی از توسترنقی
دو المnt فنری با حفاظ شیشه‌ای مطابق شکل ۲-۶۷ و صفحات
منعکس کننده‌ی صیقلی استفاده می‌شود. این المnt‌ها برای برشته
و گرم کردن برش نان در دو طرف دستگاه به کار می‌روند. در قسمت
میانی دستگاه یک المnt نواری قرار دارد که روی صفحه‌ی
تحت عایق از نوع میکا پیچیده شده است. این سه المnt عملأ در
شبکه‌ی ۲۲۰ ولت به طور سری قرار می‌گیرند. در حالت سری
شدن المnt‌ها برای این که گرمای المnt میانی به دو طرف برسد
باید مقاومت آن حدوداً دو برابر مقاومت المnt‌های دو طرف باشد.
شکل ۲-۶۸-الف مقاومت المnt میانی را $\frac{۳۶}{۴}$ اهم نشان می‌دهد.

شکل ۲-۶۸-ب دستگاه اهمتر، مقاومت یکی از
المnt‌های کناری را $\frac{۲۰}{۷}$ اهم نشان می‌دهد.
توان الکتریکی این سه المnt در حالت سری با ولتاژ ۲۲۰ ولت از طریق اندازه‌گیری مقاومت، $۶۲۲/۱$ وات به دست می‌آید.

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3$$


$$R_T = \frac{۲۰}{۷} + \frac{۲۰}{۷} + \frac{۳۶}{۴} = \frac{۷۷}{۸} \Omega$$

$$P = \frac{V^2}{R_T} \longrightarrow P = \frac{۲۲۰^2}{\frac{۷۷}{۸}} = ۶۲۲/۱ W$$

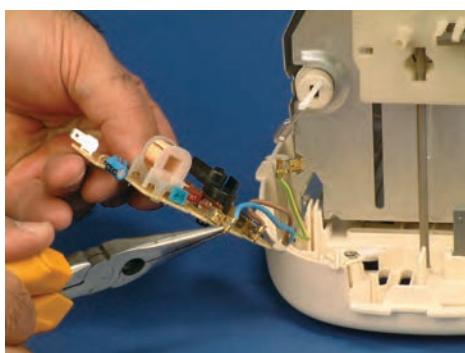


شکل ۲-۶۹

۲-۹-۳- کارت الکترونیکی کنترل زمان (تایمر):
کنترل زمان مورد نیاز برای برشته یا گرم کردن برش نان توسط
کارت الکترونیکی شکل ۲-۶۹ صورت می‌گیرد. این کارت دارای
دو ترمینال ورودی است که سریمی‌های فاز و نول سیم رابط به آن
وصل می‌شود (شکل ۲-۶۹).

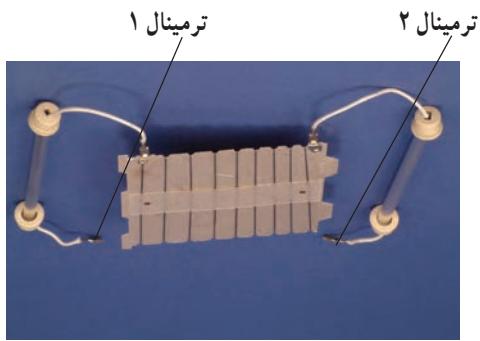

شکل ۲-۷۰

زاندهٔ پلاستیکی در گیرشونده با میکروسوئیچ

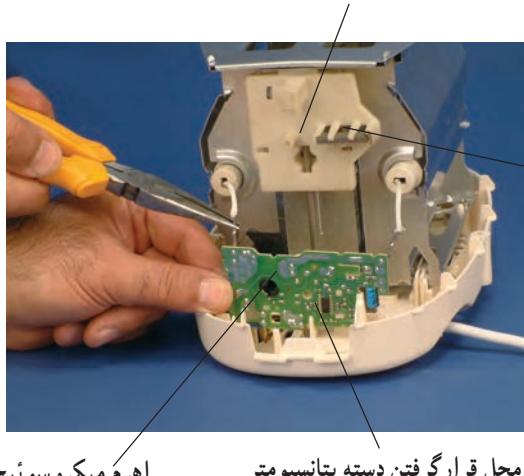


شکل ۲-۷۱

همچنین این کارت دارای دو ترمینال خروجی می‌باشد که چون المنت‌ها به طور سری بسته می‌شوند، سرسیم‌های المنت‌های کناری برای تغذیهٔ المنت‌ها استفاده می‌شود (شکل ۲-۷۰).

شکل ۲-۷۱ نحوهٔ ارتباط سرسیم‌های المنت‌های کناری را به ترمینال خروجی کارت نشان می‌دهد.


روی کارت یک پتانسیومتر و یک میکروسوئیچ قرار دارد. زمان برشهشدن قطعه نان با تغییر مقدار پتانسیومتر روی کارت تغییر می‌کند. وقتی سیستم بالابرندہی برش نان به سمت پایین حرکت می‌کند، زاندهٔ پلاستیکی روی آن با اهرم میکروسوئیچ در گیر شده و اهرم را به سمت پایین کشیده و پلاتین‌ها بسته می‌شوند. در شکل ۲-۷۲ سیستم بالابرندہ را با دست به سمت پایین حرکت می‌دهیم تا زاندهٔ پلاستیکی با اهرم میکروسوئیچ در گیر شود.

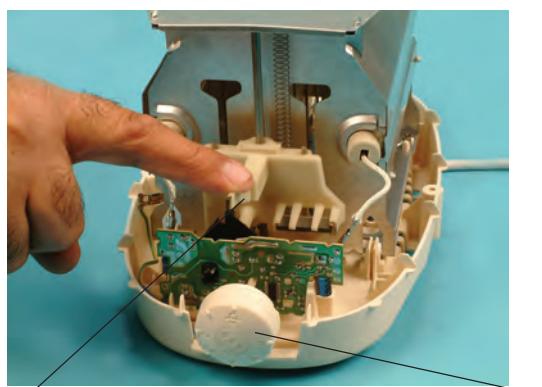

شکل ۲-۷۲


در شکل ۲-۷۲ سیستم بالا برندہ را با دست به سمت پایین حرکت می‌دهیم تا زاندهٔ پلاستیکی با اهرم میکروسوئیچ در گیر شود.

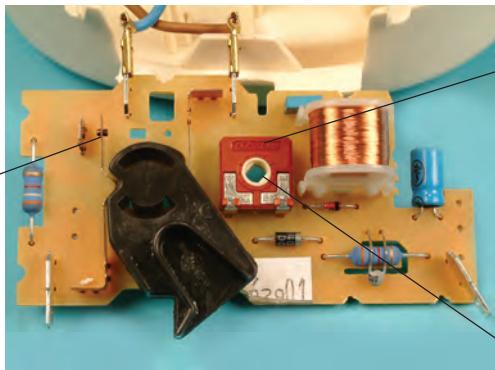تنظیم زمان مورد نیاز برای برشهشدن و گرم کردن برش نان با استفاده از ولوم پتانسیومتر و تغییر مقدار مقاومت آن روی کارت صورت می‌گیرد.




محل قرار گرفتن اهرم ولوم پتانسیومتر
شکل ۲-۷۳

شکل ۲-۷۳ سمت دیگر کارت الکترونیکی را نشان می‌دهد. محل قرارگرفتن اهرم ولوم در داخل پتانسیومتر در شکل ۲-۷۴ مشخص شده است.

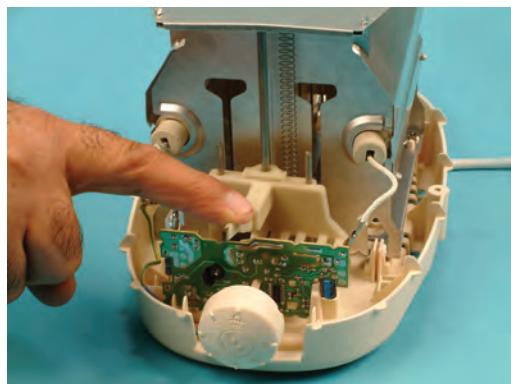

شکل ۲-۷۴
حالت ۱


با تغییر ولوم پتانسیومتر روی دستگاه، شش وضعیت^۱ مختلف برای کارت الکترونیکی^۲ به وجود می‌آید. هریک از این وضعیت‌ها زمان عملکرد کارت را تعیین می‌کند. در شکل ۲-۷۴ میکروسوئیچ عمل کرده، پلاتین‌ها وصل شده‌اند. اهرم میکروسوئیچ در حالت عملکرد مانند وضعیت نشان داده شده در شکل ۲-۷۵ است، زمان گرم شدن و برش نان در این دستگاه تابع وضعیت‌های مختلف پتانسیومتر آن است.

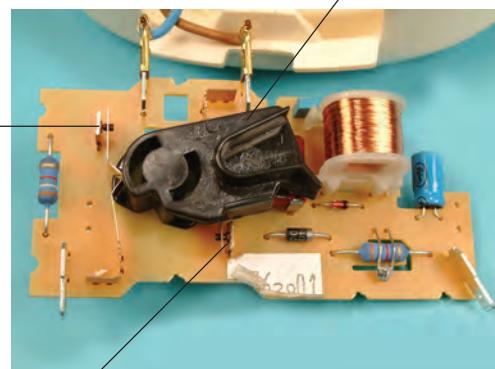

شکل ۲-۷۵
حالت ۲


حالت وصل

-
- روی سر ولوم پتانسیومتر ۶ وضعیت مشخص شده است.
 - برد مدار چایبی را اصطلاحاً کارت می‌نامند.

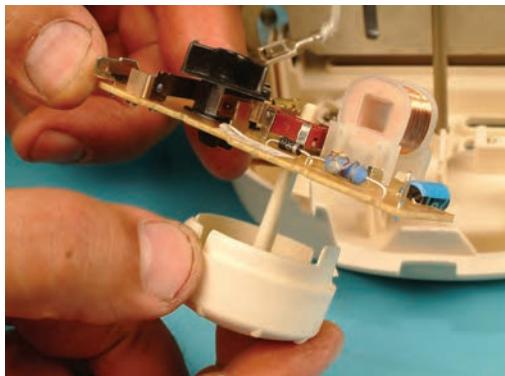

شکل ۲-۷۶
حالت ۳

شکل ۲-۷۶ نحوه‌ی قرار گرفتن اهرم ولوم در داخل پتانسیومتر روی کارت را نشان می‌دهد.
با تغییر مقاومت پتانسیومتر، شش وضعیت مختلف برای عملکرد توستر به وجود می‌آید. تغییر وضعیت پتانسیومتر از درجه‌ی کم به زیاد در جهت حرکت عقربه‌های ساعت صورت می‌گیرد و در وضعیت شش زمان عملکرد توستر زیاد و نان بیشتر گرم یا برشته می‌شود.

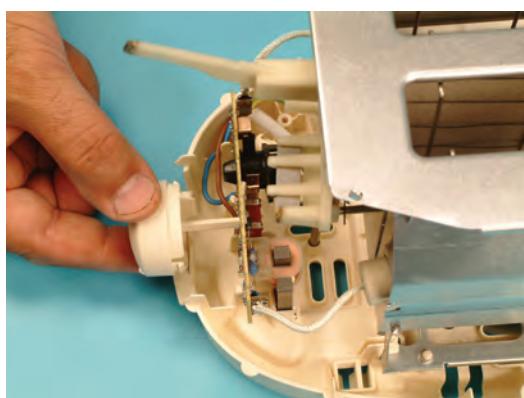


شکل ۲-۷۷
حالت ۴



شکل ۲-۷۸

۲-۱۰- طرز کار توستر برقی

شکل ۲-۷۸ موقعیت داخلی توستر را که قطعه نان در آن قرار می‌گیرد در حالت عادی نشان می‌دهد.

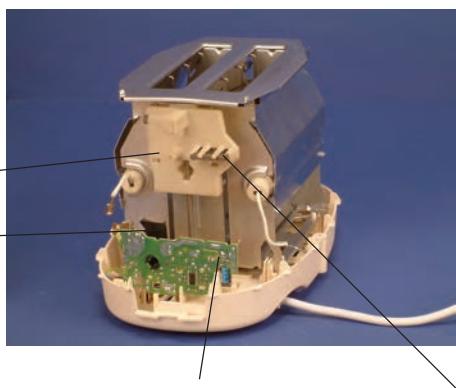

شکل ۲-۷۹


شکل ۲-۷۹ سیستم بالابرند برش نان که شامل مکانیزم فنری و یک سیستم قفل کننده‌ی الکترومغناطیسی است، نشان می‌دهد. همچنین کارت کنترل زمان نیز در محل خود قرار دارد.



شکل ۲-۸۰

با وصل دو شاخه‌ی ارتدار به پریز برق و با قراردادن برش نان در داخل دستگاه پس از تحریک سیستم بالا برند، برش نان به سمت پایین حرکت می‌کند.


در شکل ۲-۸۱ نیروی تحریک به جای واردشدن برش نان به داخل دستگاه توسط انگشت دست اعمال شده و عضو بالا برند به سمت پایین حرکت کرده است.

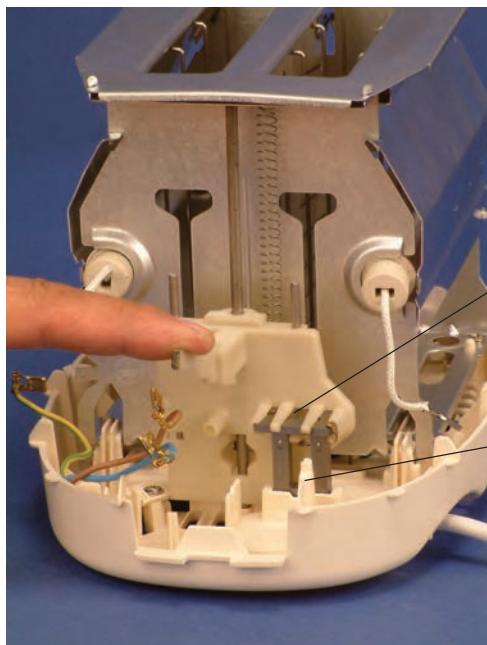

شکل ۲-۸۱

در شکل ۲-۸۱، سیستم بالا برند مجدداً نشان داده شده است. این سیستم دارای یک عضو قفل شونده‌ی الکترومغناطیسی است که با برداشتن کارت کنترل زمان به خوبی مشخص می‌شود. پس از اینکه دستگاه شروع به کار نمود و برش نان برسته شد، بر حسب زمان تنظیم شده توسط تغییر پتانسیومتر، قفل الکترومغناطیسی، پایان کار را با قطع تغذیه بوبین الکترومغناطیسی، اعلام می‌کند و برش نان را به سمت بالا حرکت می‌دهد در این مرحله عملیات برسته کردن یا گرم کردن برش نان که تابع وضعیت هسته الکترومغناطیسی پتانسیومتر است پایان می‌یابد.

در شکل ۲-۸۱ هسته‌ی قفل الکترومغناطیسی نشان داده شده است. بوبین این الکترومغناطیسی روی کارت کنترل زمان (تاپیر) قرار دارد و به هنگام نصب داخل هسته‌ی ثابت قرار می‌گیرد.

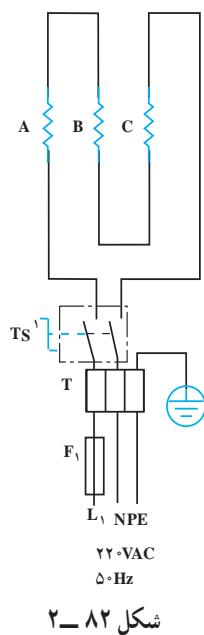

شکل ۲-۸۲

۱۱-۲- مدار الکتریکی توستر برقی

به طور کلی برای توسترها برقی سه نوع مدار الکتریکی طراحی می‌شود.



توستر ۲۲۰ ولت با المنت‌های سری: مدار شکل ۲-۸۲ توستر با تغذیه‌ی ۲۲۰ ولت را نشان می‌دهد. در این توستر مقاومت المنت میانی یا B حدوداً دو برابر مقاومت المنت‌های کناری است. قدرت این نوع توستر به نوع دستگاه بستگی دارد. TS سوئیچ‌های تایmer، F فیوز خط تغذیه‌ی الکتریکی پریز توستر و T ترمینال

۱- علامت تعریف شده تحت عنوان Timer Switch مخفف TS است که همان کلید تایمری است که علاوه بر قطع و وصل کردن مدار، زمان را نیز می‌تواند تنظیم کند.

دستگاه است.

توستر 11° ولت با المنت های سری و موازی : در شکل ۲-۸۳ مدار یک توستر با تغذیه 11° ولت را مشاهده می کنید. توان این نوع توستر به نوع دستگاه بستگی دارد. مقاومت المنت میانی (B) حدوداً برابر مقاومت المنت های کناری دستگاه یعنی A و C است تا گرمای تولیدی آن به برش های نان دو طرف المنت برسد.

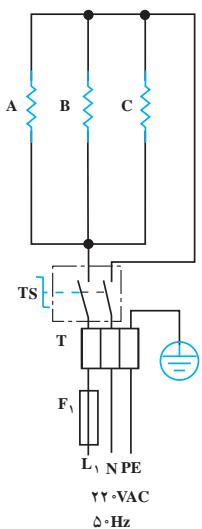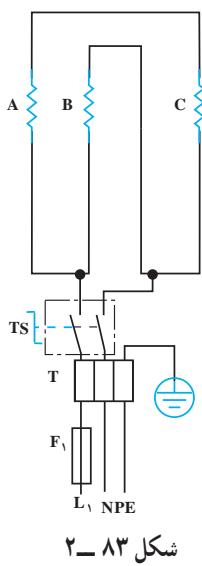این نوع مدار معمولاً تا توان نامی کمتر از 1000 وات مورد استفاده قرار می گیرد. همانطور که مشاهده می شود، المنت های A و C به صورت سری و B به صورت موازی با آنها قرار دارد.



توستر 11° ولت با المنت های موازی : در مدار شکل ۲-۸۴، ولتاژ تغذیه ای توستر 11° ولت است. در این توستر مقاومت المنت وسطی یعنی B نصف مقاومت هر المنت کناری است و مقاومت المنت های کناری برابرند. توان الکتریکی در این مدار 1000 وات به بالا است. در این نوع توستر کلیه المنش ها با هم به صورت موازی بسته می شوند.

۱۲-۲- کار عملی شماره‌ی ۲

روش بازکردن توستر برقی

۱-۱۲- ابزار، تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز:

توستر برقی، یک دستگاه

قطعات یدکی دستگاه، به تعداد مورد نیاز جهت تعویض

وسایل کمک آموزشی

میز کار تعمیر لوازم خانگی، یک دستگاه

نقشه‌ی مدار الکتریکی دستگاه، یک نسخه

سرسیم، سیم رابط، کابل و عایق نسوز، به اندازه‌ی

مورد نیاز

وسایل لحیم کاری

وسایل اینمنی و حفاظتی


تصاویر مربوط به ابزار در فصل(۱) آمده است.




شکل ۸۵-۲

s ابتدا دوشاخه‌ی سیم رابط را از پریز برق به طور کامل بیرون بیاورید، سپس به بازکردن توستر اقدام کنید (شکل ۲-۸۵).

s سیم اتصال زمین را همواره به بدنه فلزی دستگاه اتصال دهید (شکل ۲-۸۶).

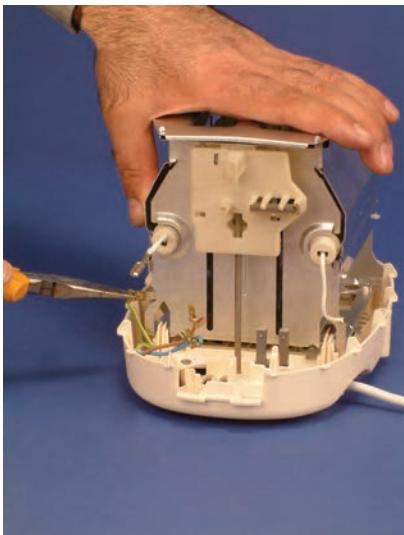


شکل ۲-۸۶

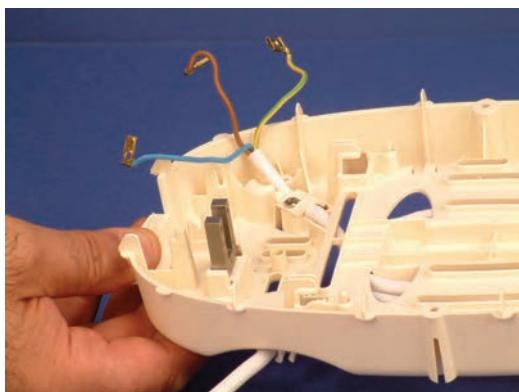

شکل ۲-۸۷

s همانطورکه در شکل ۲-۸۷ نشان داده شده، سیم رابط دستگاه سه‌سیمه است که یک سیم آن برای اتصال زمین به کار می‌رود. بنابراین دوشاخه سیم رابط را به پریز ارتدار وصل کنید تا از خطر برق‌گرفتگی ایمن باشید.

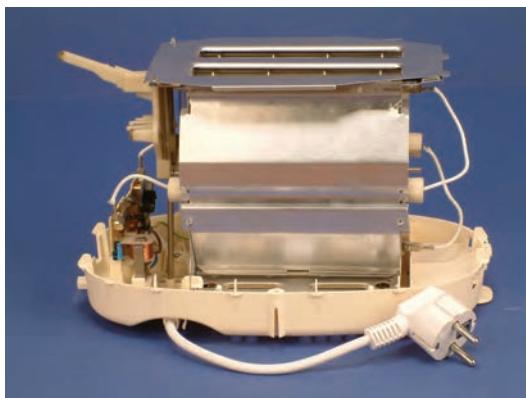

شکل ۲-۸۸

s قبل از بازکردن کامل دستگاه، نقشه‌ی مونتاژ را به طور دقیق ترسیم کنید تا بعد از اتمام تعمیر و هنگام مونتاژ دچار اشکال نشوید (شکل ۲-۸۸).

زمان اجرای کار عملی شماره ۲: ۶ ساعت

۱۲-۲-۲- مراحل اجرای کار عملی شماره ۲

(قسمت اول)

روش بازکردن کارت کنترل سیستم

قبل از شروع کار عملی شماره ۲ کلیه‌ی موارد نکات اینمنی ۲-۱۲-۲ را مورد بررسی قرار دهید، سپس

توجه: به اجرای کار عملی شماره ۲ اقدام کنید و در تمام مراحل اجرایی کار عملی، نکات و تدابیر اینمنی دستگاه را به کار بگیرید.



۲-۸۹

- دستگاه نشان داده شده در شکل ۲-۸۹ را دقیقاً مورد بررسی قرار دهید و قبل از هر اقدامی، نحوه‌ی بازکردن آن را به صورت نظری تجزیه و تحلیل کنید.



۲-۹۰

- با اهرم کردن پیچ گوشتی تخت مناسب دسته‌ی بالابرندی برش نان را به سمت بیرون فشار دهید (شکل ۲-۹۰).




۲-۹۱

- دسته‌ی بالابرندی برش نان را از اهرم آن بیرون بیاورید (شکل ۲-۹۱).




شکل ۹۲

- به وسیله پیچ گوشته چهارسو، پیچ های نگهدارنده قاب پلاستیکی زیر دستگاه را باز کنید (شکل ۲-۹۲).

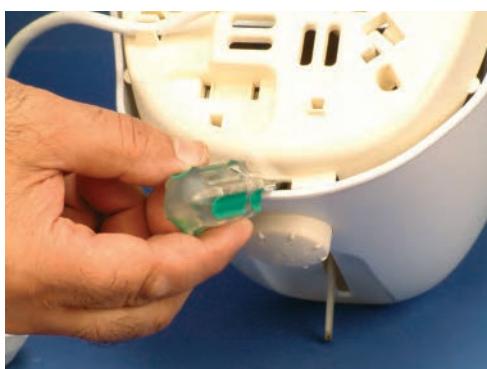

شکل ۹۳

- به وسیله پیچ گوشته تخت مناسب، خار پلاستیکی قاب زیر دستگاه را از بدنه آزاد کنید (شکل ۲-۹۳).

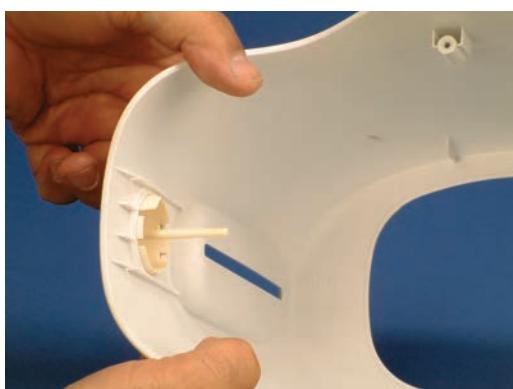


شکل ۹۴

- بعد از خارج کردن قاب زیری و قسمت داخلی توستر، ولوم پتانسیومتر مطابق شکل ۲-۹۴ در بدنه دستگاه باقی می ماند، لذا نحوه درآوردن آن را از بدنه توستر مورد بررسی قرار دهید.



شکل ۹۵

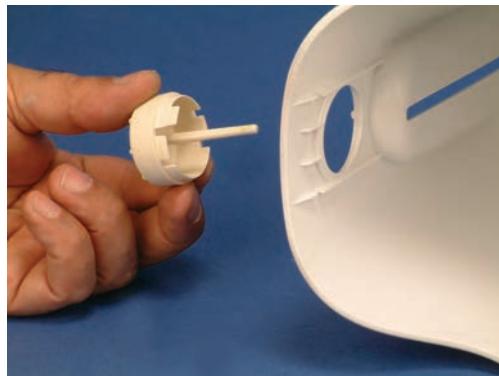- با انگشت دست، خارسر ولوم را به طرف پایین فشار دهید تا سر ولوم از بدنه آزاد شود (شکل ۲-۹۵).



شکل ۲_۹۶



شکل ۲_۹۷



شکل ۲_۹۸



شکل ۲_۹۹


- ولوم پتانسیومتر را با دست بگیرید و آن را از بدنه جدا کنید (شکل ۲_۹۶).

- در شکل ۲_۹۷ دستگاه باز شده و قسمت‌های داخلی و کارت الکترونیکی سیستم در دسترس قرار دارد.

- در این مرحله قسمت داخلی دستگاه به طور کامل در دسترس است، به طوری که می‌توانید از هر طرف اطلاعات لازم را از روی دستگاه یادداشت کنید و در مرحله‌ی موتاژ مورد استفاده قرار دهید.

- شکل ۲_۹۸ نحوه اتصال کارت و المنت را نشان می‌دهد.

- شکل ۲_۹۹ طرف دیگر دستگاه را نشان می‌دهد که قادر اتصال‌های الکتریکی است و فقط صفحه‌ی منعکس‌کننده‌ی حرارتی قرار دارد.

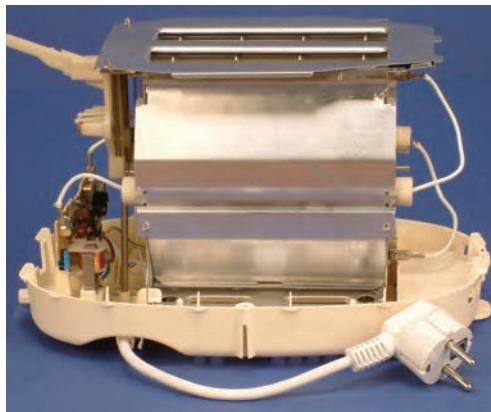

شکل ۲-۱۰۰

- مطابق شکل ۲-۱۰۰ سمت دیگر دستگاه هم صفحه‌ی منعکس‌کننده‌ی حرارتی قرار دارد و قادر هرگونه اتصال الکتریکی است.



شکل ۲-۱۰۱


- شکل ۲-۱۰۱ نحوه‌ی سری‌شدن المنشآت کاری با المنش آینان را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۱۰۲


- به وسیله‌ی دمباریک، سری‌سیم مربوط به سیم رابط المنش کناری (سمت چپ) را از ترمینال خروجی سمت چپ کارت بیرون بیاورید (شکل ۲-۱۰۲).

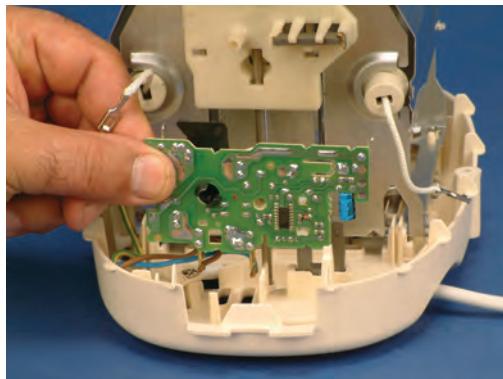- سری‌سیم مربوط به سیم رابط المنش سمت راست را هم مطابق شکل ۲-۱۰۲ از ترمینال خروجی سمت راست کارت آزاد کنید.




شکل ۲_۱۰_۳

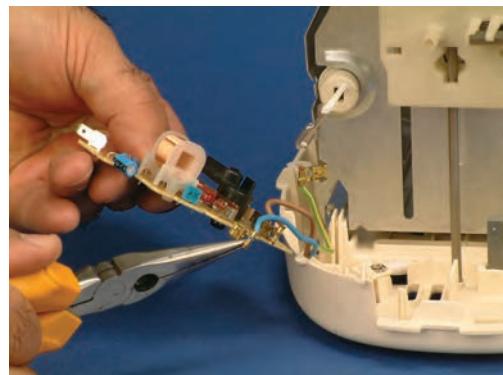● بعد از آزاد کردن سر سیم های مربوط به سیم رابط المنت از ترمینال های خروجی کارت، کارت را از جای آن بیرون بیاورید (شکل ۲_۱۰_۳).



شکل ۲_۱۰_۴

● با دم باریک، سر سیم های سیم رابط را از ترمینال ورودی کارت کنترل الکترونیکی سیستم بیرون بیاورید (شکل ۲_۱۰_۴).

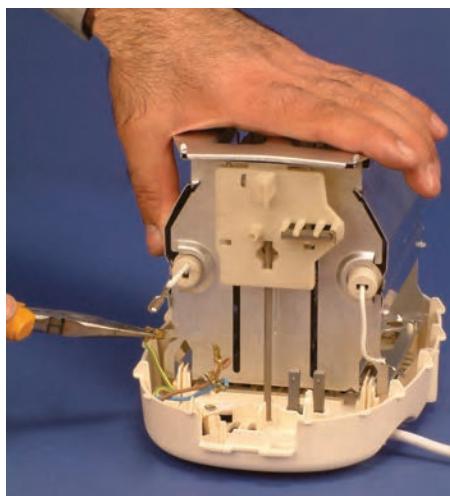

شکل ۲-۱۰۵

۳-۱۲-۲-۲- مراحل اجرای کار عملی شماره ۲

(قسمت دوم)

روشن باز کردن المنشآت: مراحل این کار در ادامه‌ی

مراحل کار ۲-۱۲-۳ انجام شود.

طبق شکل ۲-۱۰۵ سریعیم اتصال زمین را با دمباریک

بگیرید و آن را از ترمینال اتصال زمین که روی بدنه‌ی فلزی دستگاه
قرار دارد، جدا کنید.



شکل ۲-۱۰۶

● خار فلزی که نگهدارنده‌ی صفحه‌ی منعکس‌کننده‌ی

حرارت است با دمباریک نگه دارید (شکل ۲-۱۰۶).



شکل ۲-۱۰۷

● زایده‌ی خار فلزی را با دمباریک صاف کنید تا صفحه

منعکس‌کننده‌ی حرارت از درگیری آن با قسمت دیگر توستر که

نگهدارنده‌ی خار است آزاد شود (شکل ۲-۱۰۷).




شکل ۲-۱۰۸

● خار یا زایده‌ی فلزی طرف دیگر صفحه‌ی صیقلی که


منعکس‌کننده‌ی حرارت است با دمباریک صاف کنید (شکل

۲-۱۰۸).

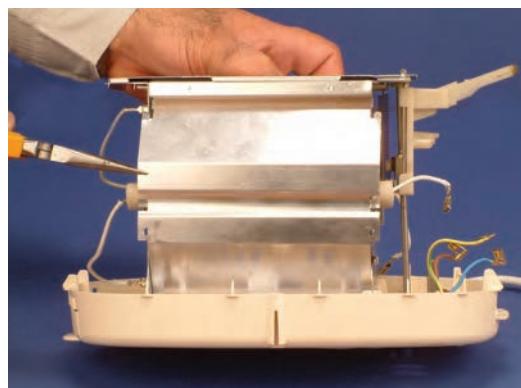


شکل ۲-۱۰۹

- صفحه‌ی صیقلی را با دمباریک بگیرید و از محل درگیرشونده‌ی آن آزاد کنید (شکل ۲-۱۰۹).

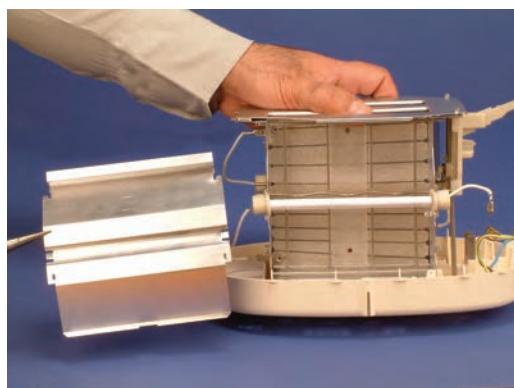


شکل ۲-۱۱۰

- صفحه‌ی منعکس‌کننده‌ی حرارتی روی المنت را طبق شکل ۲-۱۱۰ بردارید. در این صورت المنت فنری با حفاظت شیشه‌ای قابل دسترسی است.

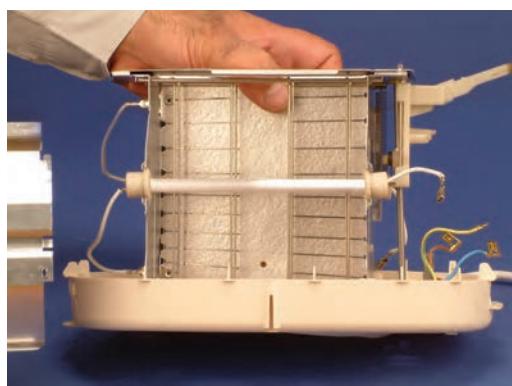


شکل ۲-۱۱۱

- نحوه‌ی قرار گرفتن شبکه‌ی سیمی و المنت‌ها را یادداشت‌برداری کنید تا در مراحل موتناز دستگاه دچار مشکل نشوید (شکل ۲-۱۱۱).

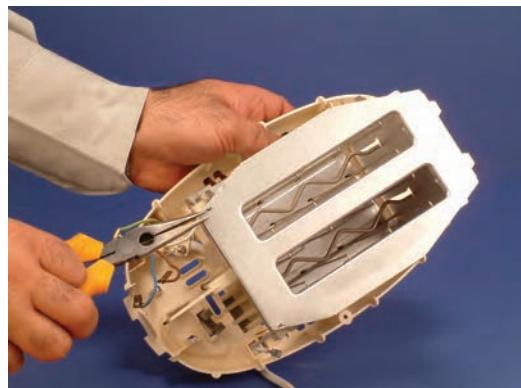


شکل ۲-۱۱۲

- خار با زایده‌ی فلزی قاب فلزی روی دستگاه را با دمباریک بگیرید و آن را صاف کنید (شکل ۲-۱۱۲).

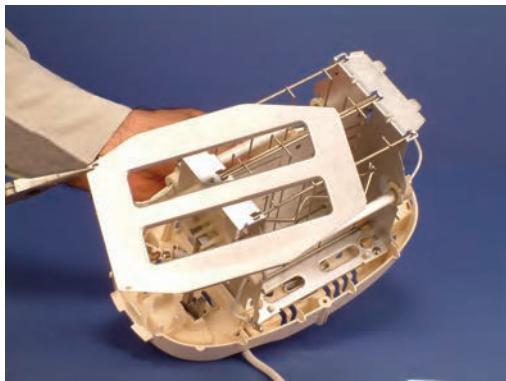


شکل ۲-۱۱۳

● قاب فلزی را از محل نصب آن بردارید (شکل ۲-۱۱۳).

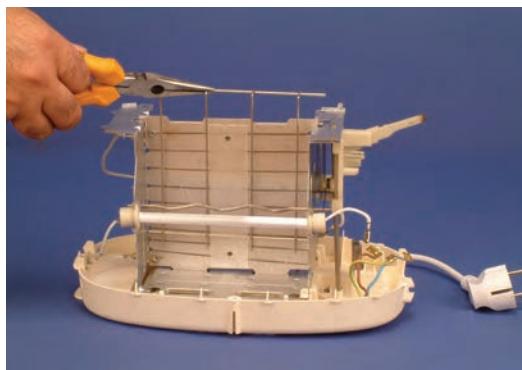


شکل ۲-۱۱۴

● طبق شکل ۲-۱۱۴ شبکه‌ی سیمی را از محل نصب آن خارج کنید. هنگام خارج کردن شبکه به وضعیت قرارگرفتن آن کاملاً توجه داشته باشید تا در هنگام جاگذاری مجدد دچار مشکل نشوید.

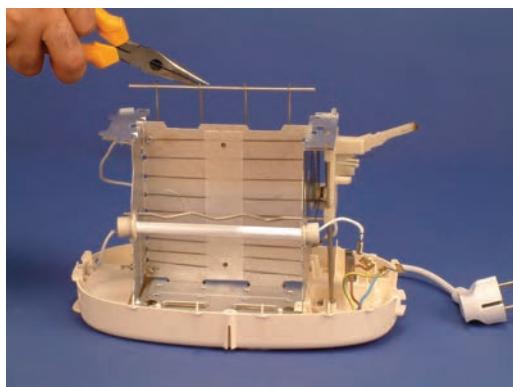

شکل ۲-۱۱۵


● شبکه‌ی سیمی دیگر را که از چسبیدن برش نان به المنت جلوگیری می‌کند با دمباریک بردارید (شکل ۲-۱۱۵).

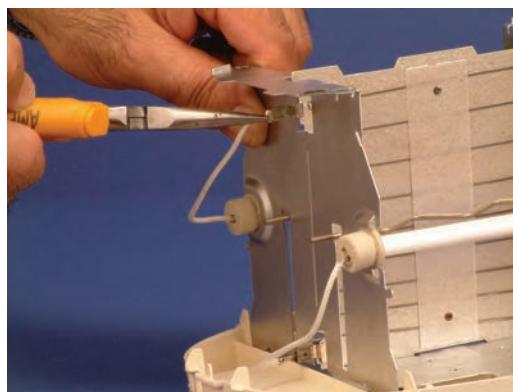

شکل ۲-۱۱۶


● با دمباریک سرسیم‌های سیم رابط المنت‌های فرنی با حفاظ شیشه‌ای را از ترمینال المنت میانی باز کنید (شکل ۲-۱۱۶).

- به وسیلهٔ پیچ گوشتشی چهار سوی مناسب، پیچ‌های پایه‌ی فلزی که نگهدارندهٔ المنت‌ها است از قاب پلاستیکی زیر دستگاه باز کنید (شکل ۲-۱۱۷).

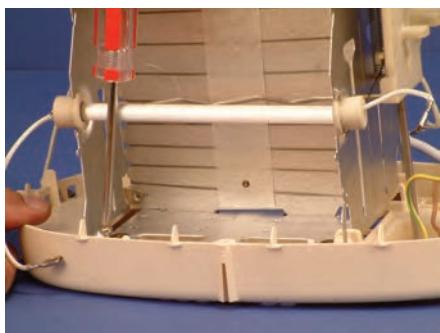


شکل ۲-۱۱۷

- المنت‌ها را با کمک دو دست بردارید (شکل ۲-۱۱۸).

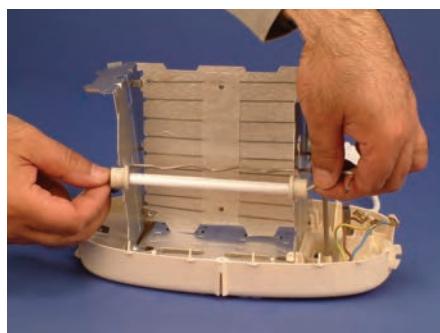

شکل ۲-۱۱۸

- پایه‌ی فلزی نگهدارندهٔ المنت‌ها را با دست به سمت خود بکشید و المنت میانی را از جای خود بیرون بیاورید (شکل ۲-۱۱۹).

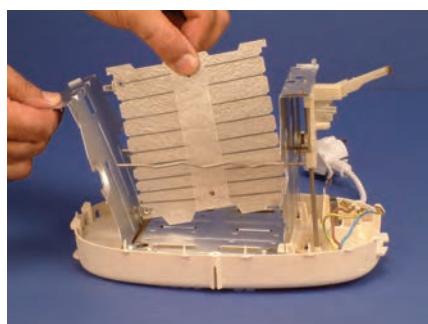


شکل ۲-۱۱۹

۴-۲-۲-۴- مراحل اجرای کار عملی شماره ۲ (قسمت سوم)

روش باز کردن پایه‌ی المنت‌ها و بالابرندۀ: مراحل این کار در ادامه‌ی مراحل ۴-۲-۱۲-۴ انجام شود.

- پایه‌های نگهدارندهٔ المنت‌ها را از جای خود بیرون بیاورید (شکل ۲-۱۲۰).

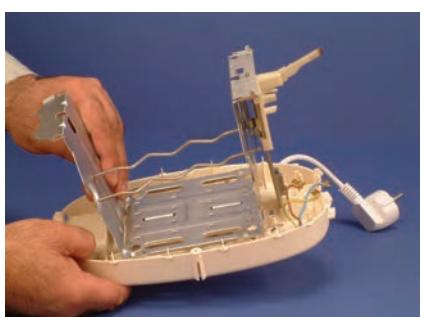


شکل ۲-۱۲۰

- پایه‌ی نگهدارندهٔ المنت‌ها و بالابرندۀ برش نان مطابق شکل ۲-۱۲۱ است.



شکل ۲-۱۲۱

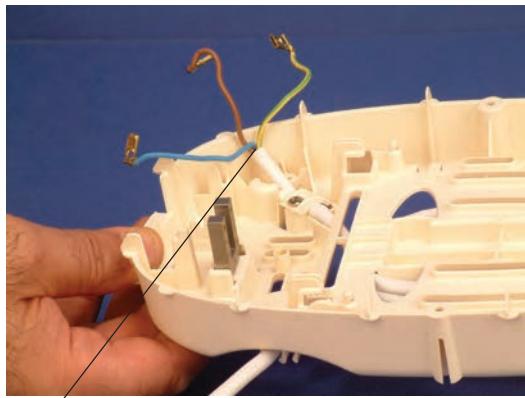

کابل سه رشته‌ای


شکل ۲-۱۲۲

۱۲-۵-۲- مراحل اجرای کار عملی شماره ۲

(قسمت چهارم)

روش درآوردن هسته‌ی U شکل

- شکل ۲-۱۲۲ سیم رابط سه رشته‌ای را که یک رشته برای فاز، یک رشته برای نول و رشته‌ی دیگر آن برای اتصال زمین دستگاه است نشان می‌دهد. در این شکل هسته‌ی U شکل در جای خود قرار دارد.

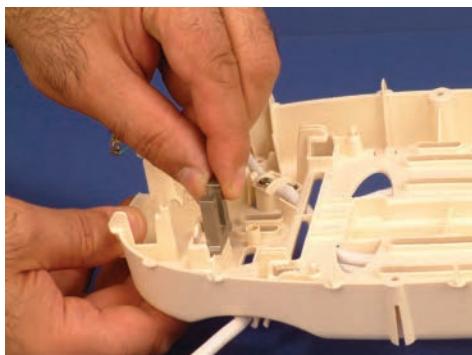

شکل ۲-۱۲۳

هسته‌ی U شکل را به صورت کشویی به سمت راست

- حرکت دهید تا از جای خود خارج شود (شکل ۲-۱۲۴).



شکل ۲-۱۲۴

هسته‌ی U شکل که در شکل ۲-۱۲۴ نشان داده شده

- است نقش مهمی در ایجاد نیروی الکترومغناطیسی برای قفل کردن سیستم بالابرندۀ برش نان دارد (شکل ۲-۱۲۴).

توجه: عملیات بستن قطعات و اجزای دستگاه بر عکس حالت باز کردن آن است. دقّت کنید تا تمام قطعات و اجزا درست و صحیح در محل خود قرار گیرند.

به عبارت دیگر برای بستن قطعات دستگاه باید از انتهای مراحل باز کردن آن شروع کنید و به ابتدای آن برسید. هنگام سوار کردن قطعات توستر برقی، از نقشه‌ی مونتاژ که در مراحل باز کردن دستگاه رسم شده استفاده کنید.

توجه: پس از بستن دستگاه با تأیید مرئی خود دو شاخه‌ی سیم رابط آن را به پریز برق وصل کنید و از صحت عملکرد آن مطمئن شوید.

چنانچه دستگاه بدون اشکال کار کند و آمپر آن هنگام کار با ولتاژ نامی در حد جریان نامی آن باشد، دستگاه سالم است و می‌توان آن را مورد بهره‌برداری قرار داد.

نتیجه آنچه را که از کار عملی شماره ۲ کسب کرده اید به طور خلاصه بنویسید.

۱۳-۲- جدول عیب‌یابی، روش‌های رفع عیب، تعمیر و راهاندازی توستر برقی

معمولاً کارخانه‌های سازنده توستر برقی برای رفع عیب‌های مختلف هر دستگاه جدول‌هایی را ارائه می‌دهند. این جدول‌ها راهنمای مناسبی برای اجرای مراحل عیب‌یابی آن دستگاه است. لذا توصیه اکید می‌شود، نحوه استفاده از این جدول‌ها را دقیقاً بیاموزید و در روند انجام تعمیرات عملاً مورد استفاده قرار دهید.

نوع عیب	علت	روش رفع عیب، تعمیر و راهاندازی
پریز برق ندارد.		پس از اطمینان از برق دار بودن شبکه‌ی برق منزل، به رفع عیب پریز پردازید و یا از پریز استفاده کنید.
دوشاخه معیوب است		دوشاخه را تعمیر یا تعویض کنید.
سیم رابط معیوب است.		پس از اندازه‌گیری اهم سیم‌های رابط، در صورت معیوب بودن سیم رابط، آن را تعویض کنید.
یک یا چند المنت های معیوب را تعویض کنید.		المنت یا المنت‌های معیوب را تعویض کنید.
مکانیزم قفل الکترومغناطیسی بالابرندۀ برش نان معیوب است و سبب عملکرد دستگاه نمی‌شود.		آن را تعمیر یا تعویض کنید.
تایمر معیوب است.		آن را تعویض کنید.
در صورت داشتن ترموموستات، ترموموستات معیوب است.		آن را تعویض کنید.
ترموستات تنظیم نیست.		ترموستات را به روش تنظیم ترموموستات قابل تنظیم کباب‌بزرقی تنظیم کنید.
دردماراتی که المنت‌های سری نیستند، المنت معیوب است.		المنت معیوب را تعویض کنید.
سیم‌های رابط داخل دستگاه معیوب است.		سیم‌های رابط معیوب را شناسایی و آن را تعویض کنید.
تایمر یا ترموموستات معیوب است.		آن‌ها را تعویض کنید.
اتصال‌ها شل یا قطع شده است.		اتصال‌ها را محکم کنید و به ترمیم سیم‌های رابط قطع شده پردازید.
ترموستات تنظیم نیست.		ترموستات را تنظیم کنید.
کلید دستگاه خراب است.		در دستگاه‌هایی که کلید اصلی قطع و وصل دارند کلید را تعویض کنید.

۱-۱۳-۲- توستر
به برق وصل شده و
برش‌های نان در داخل
توستر قرار دارد اماً
المنت‌ها گرم نمی‌کند.

روش رفع عیب، تعمیر و راه اندازی	علت	نوع عیب
در صورت امکان آن را تعمیر یا تعویض کنید.	سیستم بالابرندہ برش نان معیوب است.	
در صورت امکان آن را تعمیر و در صورت فرسوده بودن قطعات مکانیزم را تعویض کنید.	مکانیزم قفل الکترومغناطیسی بالا برندہ برش نان معیوب است.	
المنت یا المنت‌های میانی یا کناری دستگاه معیوب است.	المنت‌های میانی یا کناری دستگاه معیوب است.	۱۳-۲-۲- نان به اندازه کافی برشته نمی‌شود.
ترموستات قابل تنظیم نیست.	ترموستات قابل تنظیم نیست.	
در صورت امکان تایمر را تعمیر یا تعویض کنید.	تایمر دستگاه خراب است.	
دستگاه را بازدید کنید و خرده‌های نان را از داخل دستگاه بردارید.	خرده‌های نان داخل دستگاه به المنت چسبیده است.	
مکانیزم بالابرندہ برش نان را در صورت امکان تعمیر کنید و در صورتی که قابل تعمیر نباشد به تعویض آن بپردازید.	مکانیزم بالابرندہ برش نان معیوب است.	
ترموستات یا تایمر را تعویض کنید.	ترموستات یا تایمر معیوب است.	۱۳-۲-۳- توستر دود می‌کند.
ترموستات را تنظیم کنید.	ترموستات را تنظیم نیست.	
سیم‌های معیوب را شناسایی و آن را تعویض کنید.	سیم‌های رابط داخل دستگاه معیوب است.	
آن را تعمیر یا تعویض کنید.	مکانیزم بالابرندہ و قفل کن دستگاه معیوب است.	۱۳-۲-۴- یک طرف یا دو طرف نان می‌سوزد.
تایmer یا ترموموستات را شناسایی و آن را تعویض کنید.	تایmer یا ترموموستات معیوب است.	
ترموستات را تنظیم کنید.	ترموستات را تنظیم نیست.	
سیم‌های معیوب را شناسایی و آن را تعویض کنید.	سیم‌های رابط داخل دستگاه معیوب است.	
پس از رفع عیب دستگاه، سیم اتصال زمین آن را وصل کنید.	سیم اتصال زمین دستگاه قطع است.	۱۳-۲-۵- بدنی دستگاه برق‌دار شده است.

روش رفع عیب، تعمیر و راه اندازی	علت	نوع عیب
سیم رابط را تعویض کنید.	سیم رابط معیوب است.	۶-۱۳-۲- با وصل دوشاخه ارتدار دستگاه به پریز برق، فیوز شبکه‌ی برق منزل عمل می‌کند.
کارت کنترل را تعمیر یا تعویض کنید.	کارت کنترل دستگاه معیوب است.	
اتصال بدنه‌ی دستگاه را رفع کنید.	دستگاه اتصال بدنه دارد.	
سیم‌های رابط معیوب را شناسایی و آن را تعویض کنید.	سیم‌های رابط داخلی دستگاه معیوب است.	
قفل الکترومغناطیسی را در صورت امکان تعمیر یا تعویض کنید.	قفل الکترومغناطیسی معیوب است.	۷-۱۳-۲- نان پس از بر شته شدن به طرف بالا برنمی‌گردد.
mekanizm بالابرندۀ را تعمیر یا تعویض کنید.	mekanizm بالابرندۀ بر شن نامعیوب است.	
آنها را تعمیر، تنظیم یا تعویض کنید.	تایمر یا ترمومترات معیوب است.	

در صورتی که فرصت اضافی داشتید، یک دستگاه توستر برقی معیوب را زیرنظر مریبی کارگاه و با استفاده از دستورالعمل‌های ۲-۱۲، جدول عیب‌یابی ۲-۱۳ و رعایت کلیه‌ی موارد اینمی ۲-۱۲-۲ عیب‌یابی، تعمیر و راه اندازی کنید.

تمرین
عملی ۲:

آزمون پایانی (۲)

آزمون نظری

- ۱- برای تولید حرارت یکنواخت در کباب‌پز برقی چه نوع المتنی استفاده می‌شود؟
- ۲- برای تولید حرارت یکنواخت در توستر برقی کدام المتن استفاده نمی‌شود؟
 - (۱) لوله‌ای (میله‌ای)
 - (۲) فرنی با حفاظ شیشه‌ای
 - (۳) صفحه‌ای (نواری)
- ۳- در کباب‌پز ساده برای قطع مدار تعذیه برق دستگاه از استفاده می‌شود.
- ۴- برای کنترل روشن و خاموش شدن المتن کباب‌پز برقی خودکار کدام وسیله مورد استفاده قرار می‌گیرد?
 - (۱) ترموستات قابل تنظیم
 - (۲) ترمومتر
 - (۳) تایмер
 - (۴) ترموستات گازی
- ۵- برای کنترل زمان برشته شدن نان در توستر برقی چه وسیله‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد؟
- ۶- در بیشتر کباب‌پزها و توسترها بر قی با تعذیه‌ی ولتاژ 220 V ولت که بیش از یک المتن دارد، المتن‌ها به صورت در مدار قرار می‌گیرند.
- ۷- در کباب‌پز برقی با ترموستات بی‌متالی قابل تنظیم، وقتی درجه‌ی ترموستات روی صفر قرار دارد، ترموستات مدار را به حالت وصل نگه می‌دارد. عیب در چیست و چه اقدامی باید انجام شود؟
- ۸- چرا در توستر برقی از صفحات صیقلی استفاده می‌شود؟
- ۹- در کباب‌پز برقی چراغ نشان دهنده روشن است اما المتن گرم نمی‌شود دلیل چیست؟
 - (۱) قطع المتن
 - (۲) خرابی ترموستات
 - (۳) تنظیم نبودن ترموستات
 - (۴) خرابی کلید
- ۱۰- به محض اتصال دوشاخه‌ی سیم رابط کباب‌پز به پریز برق، فیوز عمل می‌کند دلیل چیست؟
- ۱۱- هنگام خارج کردن برش نان از توستر برقی کدام قسمت دستگاه عمل می‌کند؟
- ۱۲- علت دود کردن توستر برقی پس از اتمام کار کدام است?
 - (۱) عملکرد ترموستات
 - (۲) چسبیدن خرده‌های نان به المتن‌ها
 - (۳) افزایش جریان المتن‌ها
- ۱۳- در توستر، نان به اندازه‌ی کافی برشته نمی‌شود، دلیل چیست؟
- ۱۴- اگر بدنه‌ی کباب‌پز برقی برق دار شود دلیل آن چیست؟
- ۱۵- مقاومت هر المتن در شکل ۲-۱۲۵، $14/2\text{ }\Omega$ است. اتصال این دو المتن در ولتاژ 220 V ولت چگونه است؟



شکل ۲-۱۲۵



- ۱۶- در ولتاژ 11° ولت اتصال المنشتهای توستر برقی پر قدرت به صورت است.
- ۱۷- در توستر با سه المنشت سری و تغذیه‌ی ولتاژ 22° ولت، اگر المنشت میانی قطع شود جریان المنشتهای کناری چه تغییراتی دارد؟
- ۱۸- چرا مقاومت اهمی المنشت میانی توستر برقی 22° ولت حدوداً ۲ برابر مقاومت اهمی المنشتهای کناری دستگاه است؟
- ۱۹- اگر المنشت میانی توستر برقی از نوع فرنی باشد بهره‌ی حرارتی دستگاه چه تغییری می‌کند؟
- ۲۰- در کباب‌پز برقی، ترموموستات بی‌متالی قابل تنظیم، مدار را بی‌دربی قطع و وصل می‌کند. این ترموموستات ممکن است چه عیوب‌هایی داشته باشد؟

آزمون عملی

یکی از دو کار عملی زیر را انجام دهید.

- ۱- یک دستگاه کباب‌پز برقی اصلاً روشن نمی‌شود آن را عیب‌یابی، تعمیر و راهاندازی کنید.
- ۲- یک دستگاه توستر برقی نان را برسته نمی‌کند، آن را عیب‌یابی، تعمیر و راهاندازی کنید.

پاسخ پیش آزمون (۱) فصل اول بخاری و اجاق برقی

س ۱ - بزرگتر

س ۲ - کوچکتر

س ۳ - ۲

س ۴ - ۳

س ۵ - ایجاد گرما، افت ولتاژ، کاهش جریان مدار

س ۶ - ۱

س ۷ - ۲

س ۸ - ۲

س ۹ - ۲

س ۱۰ - ۱

س ۱۱ - رسانا یا هادی، نیمه رسانا یا نیمه هادی و عایق

س ۱۲ - چینی - سرامیک - مقوای نسوز - مواد پلاستیکی - میکا و پودر اکسید منیزیم.

س ۱۳ - ۲

س ۱۴ - بخاری برقی حمام

س ۱۵ - چون این المنت به صورت مضاعف پیچیده شده است. با تغذیه‌ی الکتریکی المنت در هر دور پیچش المنت، جریان الکتریکی از یک طرف المنت وارد و از طرف دیگر المنت خارج شده و میدان مغناطیسی حاصل از عبور جریان الکتریکی در هر دور و کل المنت صفر شده و اثر سلفی آن صفر می‌شود.

س ۱۶ - ۲

س ۱۷ - ۲

س ۱۸ - ۴

س ۱۹ - ۱

س ۲۰ - ترموموستات بی متالی، ترموموستات گازی و تایمر

س ۲۱ - ۱

س ۲۲ - الزامی است.

س ۲۳ - ۱

س ۲۴ - لوله‌های عایق نسوز

س ۲۵ - خیر، چون به علت نداشتن تکیه گاه مناسب برای ظرف غذا، احتمال ریختن غذا روی بخاری وجود داشته و ایجاد اتصال می‌کند.

پاسخ پیش آزمون (۲) فصل دوم کباب پز و توستر برقی

س ۱ - یکنواخت کردن حرارت در محیط اطراف المنت

- افزایش بهره‌ی حرارتی المنت

س ۲ - ۱

س ۳ - ۲

س ۴ - نصب یک المنت در پایین و یک المنت در بالای دستگاه - استفاده از صفحه‌ی تمیز صیقلی منعکس‌کننده‌ی حرارت المنت‌ها است.

- نصب در شیشه‌ای که انتقال حرارت کمتری را به بیرون از محیط پخت غذا در اجاق برقی به دنبال داشته باشد.

س ۵ - ۱

س ۶ - ۲

س ۷ - ۱

س ۸ - تایمر و ترموستات بی‌متالی قابل تنظیم

س ۹ - سری - موازی - سری و موازی

س ۱۰ - دو برابر اگر المنت‌ها به طور سری در مدار قرار گیرند - نصف اگر المنت‌ها به طور موازی به یکدیگر وصل شوند.

جواب آزمون پایانی (۱) فصل اول بخاری و اجاق برقی

س ۱ - ۲

س ۲ - ۴

س ۳ - ۲

س ۴ - ۱

س ۵ - باشد.

$$س ۶ - P = \frac{V^2}{R} \quad \text{ولتاژ نامی بر حسب ولت ، } R \text{ مقاومت معادل المنت‌ها بر حسب اهم و } P \text{ توان الکتریکی}$$

صرفی بر حسب وات است.

س ۷ - پرتو کننده حرارت ، افزایش گرمادهی دستگاه و یکنواخت کردن حرارت محیط اطراف المنت است.

س ۸ - صفحات صیقلی منعکس‌کننده حرارت کثیف شده‌اند - ولتاژ تغذیه‌ی دستگاه کم است - اتصال‌ها شل هستند.

س ۹ - صفحات صیقلی منعکس‌کننده حرارت کثیف شده‌اند - تایmer خراب است - اتصال‌ها شل شده‌اند. در دستگاه باز است - ولتاژ تغذیه دستگاه کم است - ترموستات معیوب است - دستگاه فاقد در شیشه‌ای است.

س ۱۰ - موازی

س ۱۱ - ۲

س ۱۲ - ۴

س ۱۳ - سیم اتصال زمین دستگاه قطع است.

س ۱۴ - سیم رابط داخل بخاری قطع است - المنت‌ها معیوب است - اتصال‌ها شل یا قطع است - کلیدها خراب است.

س ۱۵ - المنت‌ها معیوب است - سیم‌های رابط دستگاه معیوب است - اتصالات شل یا قطع است.

س ۱۶ - سه

س ۱۷ - کروم نیکل - کرم آلومینیوم

س ۱۸ - برای خبر کردن و اعلام پایان کار اجاق برقی

س ۱۹ - استفاده از لوله یا روکش نسوز برای روی آنها

س ۲۰ - ۳

پاسخ آزمون پایانی (۲) فصل دوم کباب پز و توستر برقی

س ۱ - المنت لوله‌ای فرم دار که بتواند سطح پخت کباب پز را پوشاند.

س ۲ - ۱

س ۳ - کلید چراغ دار

س ۴ - ۱

س ۵ - ترمومترات بی‌متالی قابل تنظیم و تایمر

س ۶ - سری

س ۷ - ترمومترات از تنظیم خارج شده و می‌بایست بیچ تنظیم داخل ولوم ترمومترات را در جهت حرکت عقربه‌های ساعت چرخاند تا پلاتین‌ها از هم جدا شوند. چنان‌چه پلاتین‌ها به هم جوش خورده باشند باید ترمومترات تعویض شود.

س ۸ - برای منعکس کردن حرارت به داخل محفظه‌ای که برش نان در آن قرار دارد و همچنین سرد نگهداشت‌ن بدن‌هی توستر برقی

س ۹ - ۱

س ۱۰ -

۱ - اتصال کوتاه در سیم رابط

۲ - اتصال بدن

۳ - اتصال سیم‌های رابط داخل دستگاه

۴ - خرابی تایمر

س ۱۱ - بویین قفل الکترومغناطیسی به وسیله‌ی تایمر یا ترمومترات بدون برق شده و بازوی بالابرند برش نان را به سمت بالا می‌پراند.

س ۱۲ - ۲

س ۱۳ - ۱ - سیستم بالابرند برش نان معیوب است.

۲ - ترمومترات تنظیم نیست.

۳ - المنت‌ها معیوب است (در صورتی که مدار سری نباشد)

۴ - تایمر خراب است.

۵ - اتصال‌ها شل یا قطع شده است.

۶ - کلید دستگاه خراب است.

۷ - سیم رابط داخل دستگاه معیوب است.

س ۱۴- سیم اتصال زمین دستگاه وصل نیست.

س ۱۵- سری

س ۱۶- موازی

س ۱۷- مدار الکتریکی دستگاه قطع و جریان مدار صفر شده و توستر گرمایی تولید نمی‌کند.

س ۱۸- چون مدار سری است پس جریان در مدار یکسان است و وقتی مقاومت المنت میانی دوبرابر مقاومت المنت‌های کناری شد، گرمای تولید شده در این المنت حدوداً دو برابر گرمای تولید شده در المنت‌های کناری است و این المنت به دو طرف خود گرما می‌دهد و برش نانی که در دو طرف آن قرار دارد، برشه می‌کند.

س ۱۹- چون صفحات پرتوکننده‌ی حرارت در قسمت وسط وجود ندارد، استفاده از المنت فرنی با حفاظت شیشه‌ای راندمان و بهره‌ی حرارتی کمتری خواهد داشت.

س ۲۰- ترموموستات تنظیم نیست - ترموموستات معیوب است و حساسیت خود را ازدست داده است.

منابع

1- Electrical Appliances "repair and maintenance of a wide range of domestic Electrical Appliance"

written by Graham Dixon

Reprinted 1999

۲- کاتالوگ کارخانجات مختلف تولیدکننده‌ی لوازم خانگی داخلی و خارجی.

