
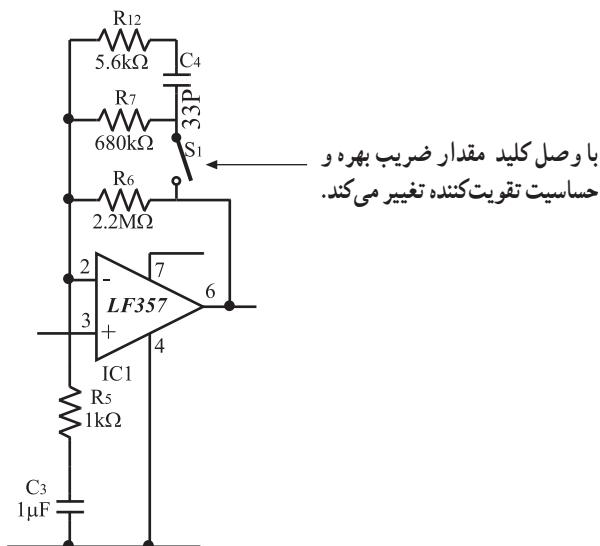


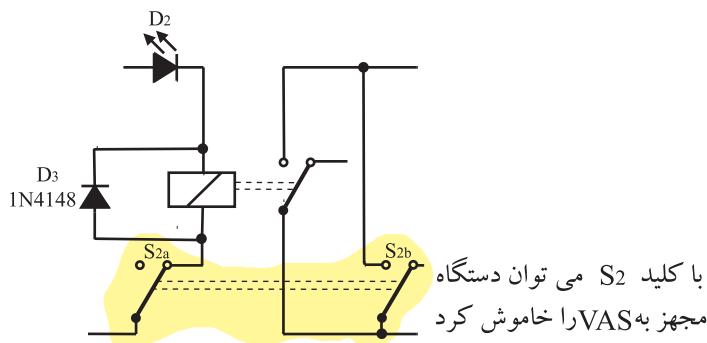پایه‌ی ۷ آی سی به رله اتصال دارد و موجب فعال شدن رله می‌شود. اگر کنکات‌های رله به مسیر تغذیه‌ی یک ضبط صوت وصل شده باشد سیستم انتقال نوار را به کار می‌اندازد و عمل ضبط یا پخش صدا آغاز می‌شود. کلید S_2 عملکرد مدار VAS را از کار می‌اندازد. کلید S_1 ضریب بهره‌ی تقویت‌کنندگی و حساسیت IC₁ را تغییر می‌دهد (شکل ۹۳-۶).



تمرین عملی: در صورتی که دستگاه مجهرز به سیستم VAS در اختیار دارید، نحوه‌ی عملکرد آن را، با راهنمایی مربی مورد بررسی قراردهید و اطلاعات لازم را در مورد این سیستم دریافت کنید.


حساسیت زیاد به معنی فعال شدن دستگاه با کمترین دامنه‌ی صوتی است.

شکل ۹۳-۶- تشریح عملکرد کلیدهای S_1 و S_2

۱۷-۶ مدار سکوت (Mute)

در سیستم‌های صوتی و پیشرفته و تلویزیون اگر بخواهند بدون کم کردن ولوم برای لحظات کوتاه صدای خروجی را از بلندگو قطع کند تا سکوت برقرار شود از مدار سکوت (Mute)^۱ استفاده می‌کنند. در شکل ۶-۹۴ مدار یک آمپلی فایر صوتی با آی‌سی را مشاهده می‌کنید. این آی‌سی با شماره‌ی TDA ۲۰۵۲^۲ دارای مدار سکوت و مدار آماده به کار (Stand By) است.

اگر کلید K1 در وضعیت A قرار گیرد مدار سکوت فعال می‌شود و کلید K2 را از پایه‌ی ۷ جدا می‌کند و به پایه‌ی ۵ اتصال می‌دهد؛ در این لحظه سیگنال صوتی اعمال شده به پایه‌ی ۵ مثبت تقویت کننده قطع می‌شود و دیگر صدای خروجی از بلندگو قابل شنیدن نیست و سکوت حاکم می‌شود.

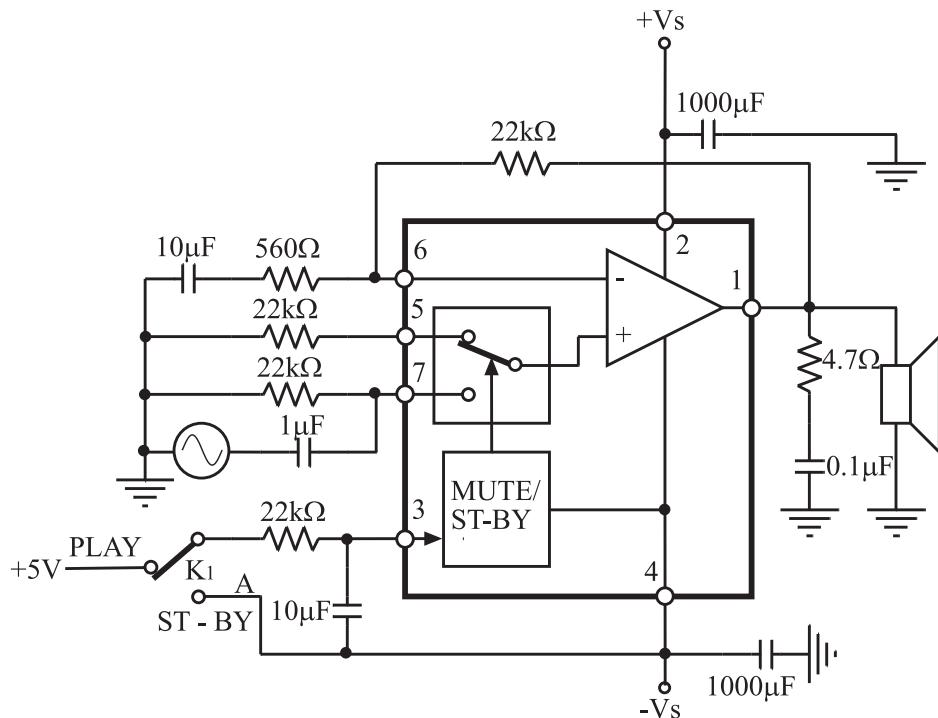


شکل ۶-۹۴- آمپلی فایر صوتی با قدرت ۶۰ وات مججهز به مدار Mute و Stand By

تمرین عملی: در صورتی که دستگاه ضبط صوت مججهز به سیستم سکوت در اختیار دارید سیستم سکوت آن را توسط مرتبی کارگاه روی دستگاه برای فراغیران تشریح شود.

۱ – سکوت Mute

۲ – Stand - By آماده به کار

زمان اجرا: ۳ ساعت

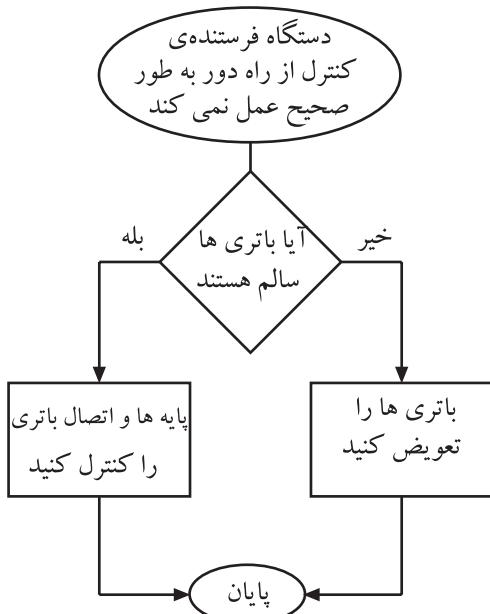

شکل ۹۵-۶—نمونه فلوچارت عیب‌یابی دستگاه کنترل از راه دور که از نظر مداری سالم است ولی با باتری خوب عمل نمی‌کند.



شکل ۹۶-۶—بعضی تجهیزات مورد نیاز کار عملی

۱۸-۶—کار عملی شماره ۶

۱-۱۸-۶—هدف کار عملی: تعمیر و سرویس و

نگهداری دستگاه کنترل از راه دور

۲-۱۸-۶—خلاصه کار عملی: برای عیب‌یابی و تعمیر

یک دستگاه کنترل از راه دور می‌توان از فلوچارت عیب‌یابی استفاده کرد و مراحل عیب‌یابی را براساس نمودار شکل ۶-۹۵ مورد پیگیری قرار داد و به نتیجه‌ی مطلوب رسید. برای آشنایی با فلوچارت در ابتدا بهتر است با علایم به کار برده شده در آن آشنا شویم.

۳-۱۸-۶—ابزار، تجهیزات و مواد مورد نیاز

- دستگاه کنترل از راه دور
 - باتری مناسب دستگاه کنترل از راه دور به تعداد مورد نیاز
 - پنس، دمباریک و سیم‌چین از هر کدام یک عدد
 - مولتی متر یک دستگاه
 - اسیلوسکوپ یک دستگاه
 - دستگاه گیرنده کنترل از راه دور یک دستگاه
 - الکل و پنبه به مقدار کافی
 - قلم موی کوچک یک عدد
 - آی‌سی فرستنده کنترل از راه دور یک عدد
 - پیچ‌گوشی مناسب یک عدد
 - سیم لحیم به مقدار کافی یک عدد
 - هویه تیزر به مقدار کافی یک عدد
- بعضی تجهیزات در شکل ۶-۹۶ نشان داده شده است.



۴-۱۸-۶—دستورات ایمنی و حفاظتی

▲ هنگام تمیز کردن با الکل و تیزر دقت کنید که الکل و تیزر با بدنه‌ی قاب دستگاه تماس پیدا نکند.


▲ در موقع باز کردن و بستن قاب دستگاه فرستنده کنترل از راه دور مواظب باشد دستگاه آسیب نمی‌بیند.

▲ به کلیه‌ی نکات ایمنی اشاره شده در قسمت ۴-۵-۶ در خلال کار عملی دقت کنید.

تعريف فلوچارت: فلوچارت یک برنامه‌ی از پیش تعیین شده‌ای است که براساس یک روند سیستمی مراحل عیب‌یابی را تعقیب می‌کند و نهایتاً ما را به عیب اصلی می‌رساند.

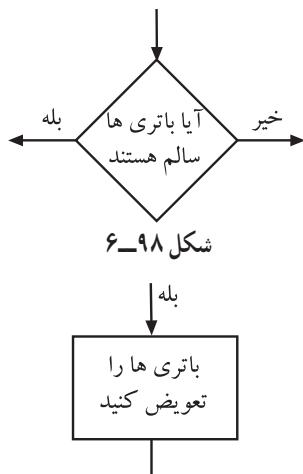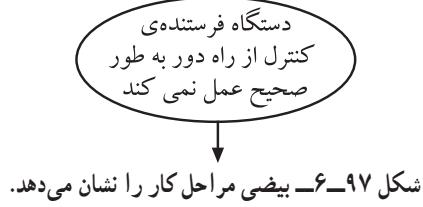

شکل ۶-۹۹-۶ دستور اجرایی

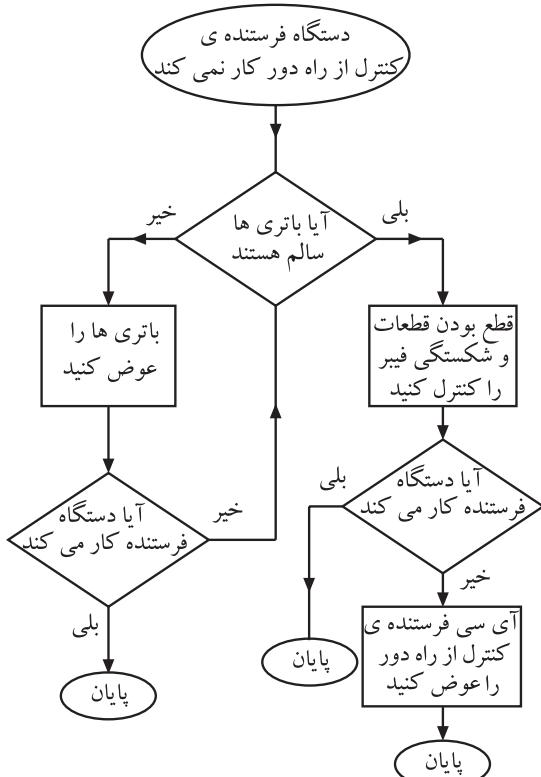

شکل ۶-۱۰۰-۶ فلوچارت عیب‌یابی دستگاه فرستنده کنترل از راه دور

۱۸-۶-۶ مراحل اجرای کار عملی

• علاطم فلوچارت

قسمت اول: فرض بر این است که دستگاه کنترل از راه دور کار نمی کند.

● به فلوچارت عیب‌یابی دستگاه فرستنده کنترل از راه دور توجه کنید و مراحل عیب‌یابی دستگاه معیوب را قدم به قدم مطابق مراحل فلوچارت انجام دهید (شکل ۶-۱۰۰).

— علامت بیضی: علامت بیضی مانند شکل ۶-۹۷ شروع و پایان مراحل کار را تعیین می کند.

— علامت لوزی: در علامت لوزی سؤال موردنظر مطرح می شود و یک ورودی و دو خروجی مانند شکل ۶-۹۸ دارد.

— علامت مستطیل: در علامت مستطیل دستورهای اجرایی مطرح می شود (شکل ۶-۹۹).

مراحل عیب‌یابی از روی فلوچارت: به طور مثال

در صورتی که دستگاه فرستنده کنترل از راه دور کار نمی کند ابتدا بررسی می کنید که باتری ها سالم هستند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ باید قطعات را از نظر قطع بودن بررسی کنید و نیز فیبر مدار چاپی را از نظر شکستگی بررسی کنید. در صورتی که همچنان دستگاه کنترل کار نکرد، آی سی فرستنده کنترل از راه دور را عوض کنید.

..... پاسخ:

- ابتدا باتری‌ها را مورد بررسی قرار دهید.

سؤال: آیا باتری‌ها ضعیف هستند؟

توجه: می‌توان ضعیف بودن یا معیوب بودن باتری‌ها را از طریق به کار بردن دستگاه کنترل از راه دور در یک فاصله‌ی نسبتاً دور نسبت به دستگاه گیرنده امتحان کرد.

- در صورت ضعیف بودن یا معیوب بودن باتری‌ها آن‌ها را تعویض کنید.

سؤال: آیا پس از تعویض باتری‌ها، دستگاه فرستنده‌ی کنترل از راه دور کار می‌کند؟

در صورت منفی بودن پاسخ این سؤال مراحل زیر را بی‌گیری کنید.

- پایه‌های قاب باتری را بالا کل و پنبه تمیز کنید.

توجه: در موقع الكل زدن دقت کنید به سطح قاب برخورد نکند.

- مجدداً دستگاه کنترل فرستنده از راه دور را امتحان کنید.

سؤال: آیا دستگاه کنترل فرستنده از راه دور کار می‌کند؟

- در صورت برطرف نشدن عیب دستگاه فرستنده از راه دور، با یک دستگاه فرستنده‌ی از راه دور سالم، قسمت گیرنده و حسگر آن را امتحان کنید.

سؤال: آیا دستگاه گیرنده با استفاده از دستگاه فرستنده‌ی کنترل از راه دور سالم به کار افتاد؟

- اگر دستگاه صوتی یا تصویری با استفاده از دستگاه فرستنده‌ی کنترل از راه دور سالم عمل کرد، اقدام به عیب‌یابی فیبر دستگاه فرستنده‌ی معیوب کنید.

● قاب دستگاه فرستنده‌ی کنترل از راه دور معیوب را بازکنید و فیبر یا برد الکترونیکی آن را جدا کنید.

..... پاسخ:

..... پاسخ:

توجه: مواطن چفت و بست و پیچ‌های محکم کننده‌ی دستگاه فرستنده‌ی کنترل از راه دور باشید تا آسیب به قاب و قسمت‌های مختلف آن وارد نشود.

در صورتی که برخی از کلیدهای دستگاه کنترل از راه دور کار نمی‌کند باید صفحه کلید و زغال‌های اتصال کلید با الكل تمیز شود.

- فیبر مدار چایی را از نظر شکستگی و قطع مسیرهای مسی و لحیم پایه‌های قطعات توسط مولتی متر کنترل کنید.


یکی از قطعاتی که معیوب می‌شوند، خازن‌های الکتروولیتی است که باید مورد آزمایش قرار گیرد.

..... پاسخ:

امروزه به دلیل ارزان بودن دستگاه‌های کنترل از راه دور معمولاً آسی سی آن را تعویض نمی‌کنند، بلکه کل دستگاه را تعویض می‌کنند.

..... پاسخ:

- کلیه‌ی قطعات جنبی آی‌سی کنترل از راه دور را روی فیبر مدار چاپی آزمایش کنید.
 - فیبر مدار چاپی را پس از تعمیر در محل خود قرار دهید و سپس قاب دستگاه را بیندید و آن را امتحان کنید.
 - سؤال: آیا دستگاه فرستنده‌ی کنترل از راه دور کار می‌کند؟
 - در صورت برطرف نشدن عیب، مجددًا قاب دستگاه فرستنده‌ی کنترل از راه دور را باز کنید.
 - فیبر آن را جدا کنید.
 - آی‌سی دستگاه فرستنده‌ی کنترل از راه دور را تعویض کنید.
 - سؤال: آیا دستگاه فرستنده‌ی کنترل از راه دور به کار افتاده؟

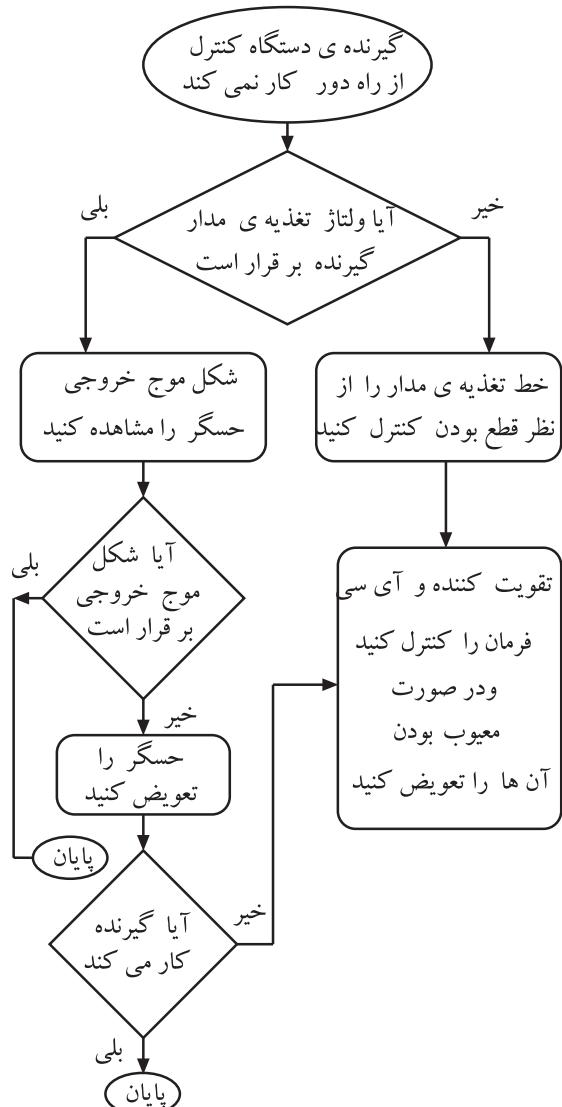

شکل ۱۰-۶- فلوچارت عیب‌یابی گیرنده‌ی کنترل از راه دور

- در صورتی که تمام مراحل عیب‌یابی را طبق فلوچارت شکل ۱۰-۶ و مراحل کار عملی قسمت اول انجام دادید و از سالم بودن دستگاه فرستنده‌ی کنترل از راه دور اطمینان پیدا کردید، باید گیرنده‌ی کنترل از راه دور را مطابق فلوچارت شکل ۱۰-۶ عیب‌یابی کنید.

- گیرنده‌ی دستگاه کنترل از راه دور در داخل دستگاه اصلی قرار دارد؛ دستگاه را باز کنید.
 - ولتاژ تعذیه‌ی مدار گیرنده‌ی کنترل از راه دور را اندازه بگیرید.

سؤال: آیا ولتاژ تغذیه‌ی گیرنده برقرار است؟

..... پاسخ:

- در صورت منفی بودن پاسخ، خط تغذیه‌ی مدار را از نظر قطع بودن کنترل کنید.

- ولتاژ تغذیه‌ی پایه‌های آی‌سی و ترانزیستورهای تقویت‌کننده‌ی حسگر گیرنده را اندازه بگیرید.

- در صورت معیوب بودن تقویت‌کننده و آی‌سی فرمان، آن‌ها را تعویض کنید.

- شکل موج خروجی حسگر را مشاهده کنید.

سؤال: آیا شکل موج خروجی برقرار است؟

- در صورت منفی بودن پاسخ بالا حسگر را تعویض کنید.

سؤال: آیا گیرنده کار می‌کند؟

- در صورت منفی بودن پاسخ، اتصال‌های پایه‌ی حسگر و مسیر فیبر مدار چابی تا تقویت‌کننده را کنترل کنید.


سؤال: آیا گیرنده کار می‌کند؟

- در صورت منفی بودن پاسخ سؤال بالا لحیم پایه‌های قطعات گیرنده را از نظر قلع مردگی کنترل کنید و برای اطمینان، آن‌ها را شارژ قلع کنید.


هنگام اجرای عملیات عیب‌یابی، حتماً از نقشه‌ی دستگاه استفاده کنید. همچنین مراقب باشید بار الکترواستاتیک ذخیره شده در بدنه شما به دستگاه آسیب نرساند.

زمان اجرا: ۴ ساعت


سعی کنید این کار عملی را روی یک دستگاه مدرن انجام دهید.

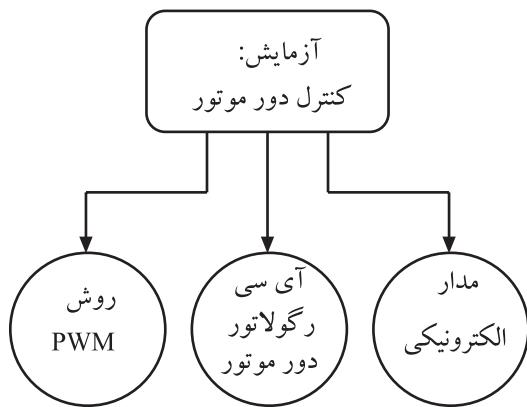

شکل ۱۰-۶- انواع آزمایش کنترل دور موتور

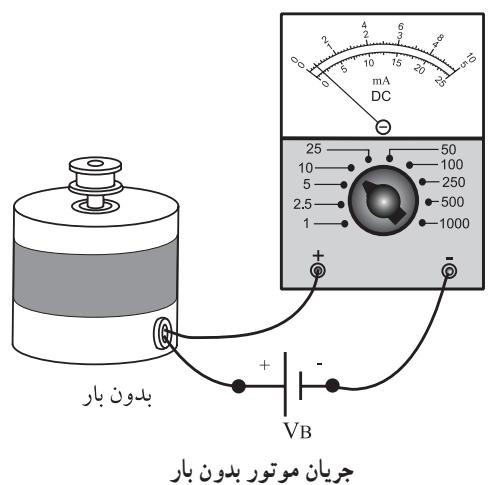

جریان موتور بدون بار

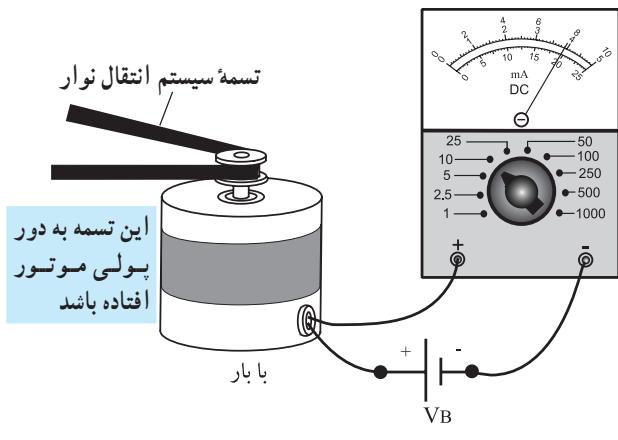

شکل ۱۰-۶- نحوه اندازه گیری جریان موتور در حالت بی باری و بار کامل

۱۹-۶- کار عملی شماره ۷: آزمایش موتور ضبط صوت

۱۹-۶- هدف کار عملی: آزمایش سالم بودن موتور DC ضبط و بررسی نحوه کنترل دور موتور با سه روش (شکل ۱۰-۲).

الف: کنترل دور موتور با مدار الکترونیکی

ب: کنترل دور موتور با آی سی

ج: کنترل دور موتور به روش PWM برای موتورهای

چپ گرد و راست گرد

۱۹-۶- خلاصه آزمایش: همان طور که می دانید

جريان یک موتور DC در حالت بارداری بیشتر از زمان بی باری آن است.

یک موتور ضبط معیوب شده در هنگام بارداری کامل، (مطابق شکل ۱۰-۳) جریانی بسیار زیادتر از یک موتور سالم مصرف می کند. بنابراین در این آزمایش می توانیم جریان بارداری یک موتور سالم را اندازه بگیریم و از آن به عنوان یک معیار مناسب برای موقعی که موتور ضبط معیوب می شود استفاده کنیم. همچنین در این آزمایش نحوه کنترل دور موتور را، با روش های مدار الکترونیکی، آی سی و PWM، برای موتورهای راست گرد و چپ گرد بررسی خواهیم کرد.

۱۹-۶- ابزار و تجهیزات و مواد مورد نیاز

□ ضبط صوت یک دستگاه

□ موتور ضبط DC یک عدد

□ آوومتر عقرهای یا دیجیتالی یک دستگاه

□ ترانزیستورهای 2N2219 یا BD137 و BD138

از هر کدام ۲ عدد

□ دیودهای IN4001 چهار عدد

□ آی سی کنترل دور موتور TDA72774 یک عدد

□ آی سی ۴۰۴۹ و ۵۵۵ از هر کدام یک عدد


□ پتانسیومتر ولومی ۱ کیلو Ω یک عدد

□ مقاومت های K ۱/۲، ۲/۲ و ۴۷ کیلو Ω دو عدد

از هر کدام یک عدد

□ مقاومت های K ۱ و ۴/۷ از هر کدام دو عدد

□ خازن های $1\mu F$ ، $100nf$ ، $1\mu f$ و $4/7\mu f$ از هر کدام یک عدد

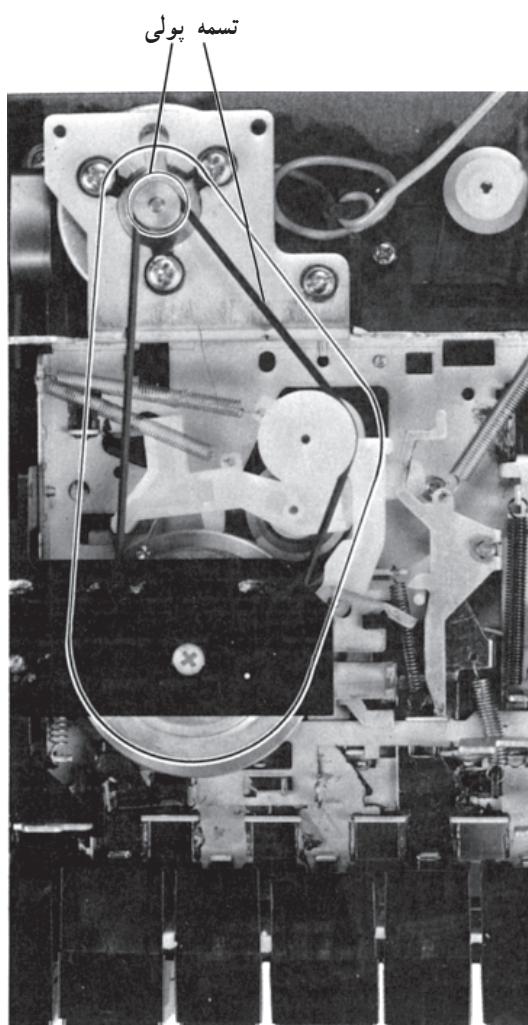

شکل ۱۰۴

۱۹-۶- دستورات اینمی و حفاظتی

► دستورات اینمی و حفاظتی کار عملی شماره ۱ مرحله‌ی

۶-۵-۴ را رعایت کنید.


۱۹-۶- مراحل اجرای کار عملی

قسمت اول: اندازه‌گیری جریان موتور

- تسنه‌ی موتور را از دور پولی موتور آزاد کنید (شکل ۱۰۴).

- سیم‌های تغذیه‌ی موتور ضبط را از دوسر موتور آزاد

کنید.

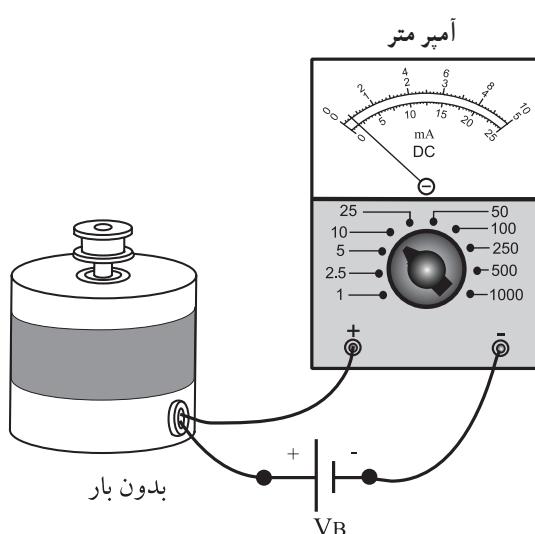

شکل ۱۰۵- اندازه‌گیری جریان بی‌باری موتور


- با توجه به ولتاژ تغذیه‌ی موتور (۹V یا ۱۲V)، مداری

را مطابق شکل ۱۰۵-۶ بیندید.

- جریان موتور را توسط آمپر متر اندازه بگیرید و آن را در کادر زیر بنویسید.

$$I = \dots \dots \dots$$


جریان بی‌باری موتور

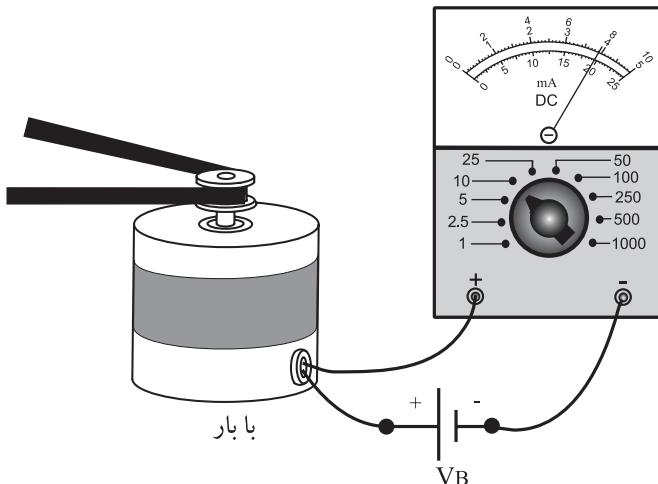

شکل ۱۰-۶_ اندازه‌گیری جریان بارداری موتور

- تسمه‌ی موتور را دور بولی موتور یاندازید و موتور را با سیم انتقال نوار درگیر کنید.
 - با توجه به شکل ۶-۱۰ جریان بارداری موتور را در حالت پخش (Play) و جلوبر سریع (F.F) و برگشت سریع (R.F) اندازه‌گیری و در کادر زیر یادداشت کنید.

$I_{DC} =$	در حالت پخش
$I_{DC} =$	در حالت F.F
$I_{DC} =$	در حالت R.F

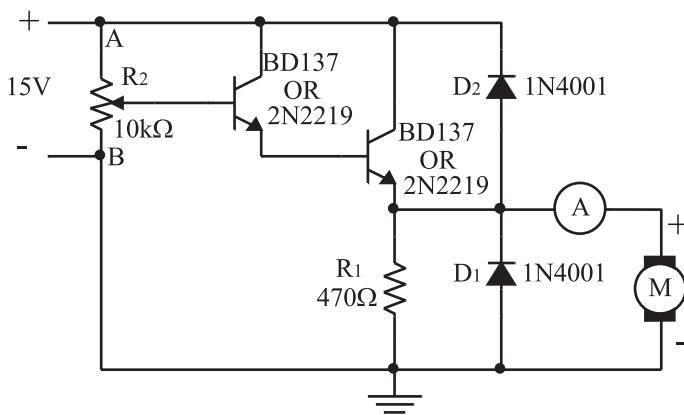

شکل ۷-۶- مدار کنترل سرعت موتور

پاسخ:

..... پاسخ:

قسمت دوم: مدار کنترل سرعت موتور DC

- مدار شکل ۱۰-۶ را که روی برد مدار چاپی بسته شده است از انبار تحويل بگیرید.
 - پتانسیو متر را در وسط قرار دهید و جریان موتور را یادداشت کنید.

$$I_{DC} = \dots \dots \dots$$

موتور

- سر وسط پتانسیومتر را به نقطه‌ی A تردیک کنید و جریان موتوور را یادداشت نمایید.



سؤال: آیا دور موتور بیش تر می شود؟ توضیح دهید.

- سر وسط پتانسیومتر را به نقطه‌ی B تزدیک کنید و
چریان موتور را پادداشت نمایید.

$$I_{DC} = \dots$$

موتور

سؤال: آیا دور موتور کم تر می شود؟ توضیح دهید.

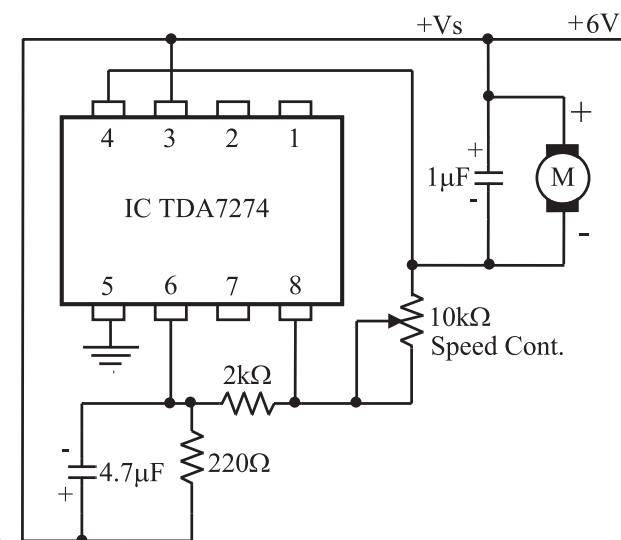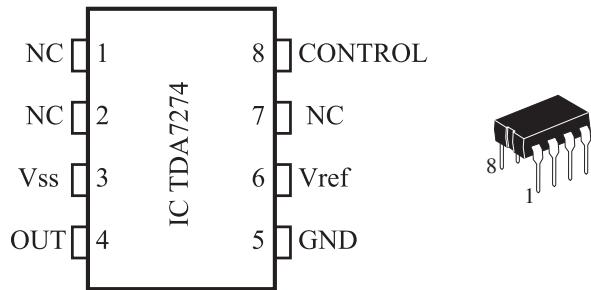

شکل ۶-۱۰۸

قسمت سوم: مدار کنترل دور با آی‌سی


- مدار شکل ۶-۱۰۸ کنترل سرعت موتور با آی‌سی است، که روی برد مدار چاپی بسته شده است. آن را از انبار تحویل بگیرید.

- تعذیه را به مدار وصل کنید.

- با تغییرات پتانسیومتر، تغییر سرعت موتور را مشاهده کنید.

سؤال: با تغییرات پتانسیومتر سرعت موتور چگونه تغییر می‌کند؟ توضیح دهید.

در صورت داشتن وقت اضافی مرحله‌ی چهارم از کار عملی را مطابق شکل ۶-۱۰۹ انجام دهید.

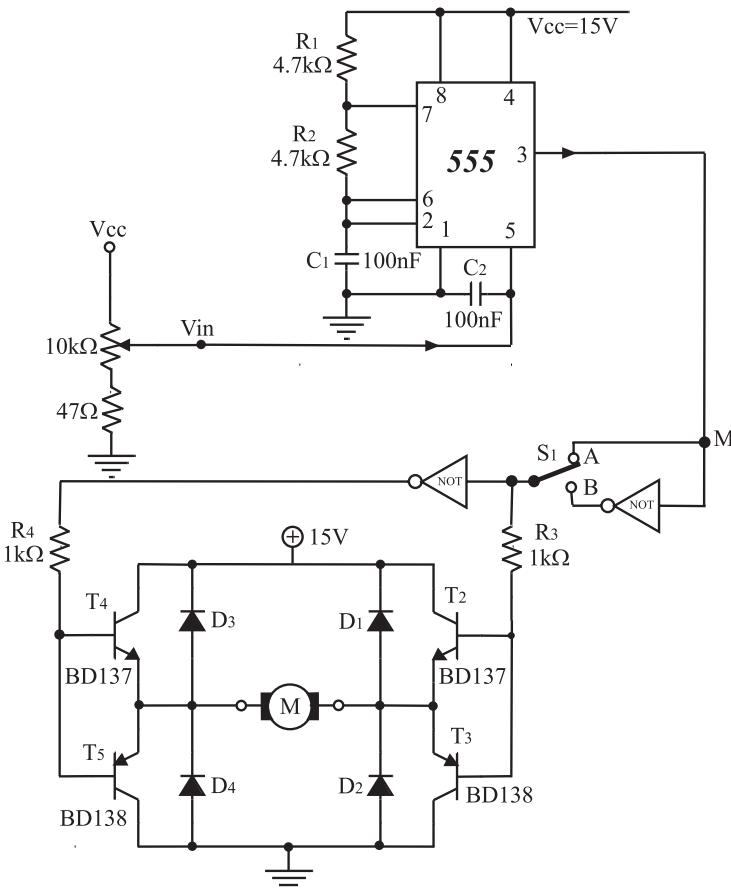

شکل ۶-۱۰۹

قسمت چهارم: مدار کنترل دور موتور به روش PWM

- مدار شکل ۶-۱۰۹ را که روی برد مدار چاپی بسته

شده است از انبار تحویل بگیرید.

..... پاسخ:

.....

.....

- کلید S₁ را در وضعیت A قرار دهید و جهت چرخش موتور را یادداشت کنید (جهت چرخش را نسبت به عقربه‌های ساعت در نظر بگیرید).

..... پاسخ:

.....

.....

- کلید S₁ را در وضعیت B قرار دهید و جهت چرخش موتور را یادداشت کنید.

..... پاسخ:

.....

.....

- کلید را در وضعیت A یا B قرار دهید و با تغییر پتانسیومتر دور موتور را به آهستگی افزایش دهید.

- تغییرات دور موتور متناسب با تغییر مقدار ولتاژ ورودی است، طرز کار مدار را به طور مختصر توضیح دهید.