



پودمان ۲

نصب و راه اندازی سامانه های هوشمند کنترل ساختمان

پیشرفت گستردگی و فرآگیر در زمینه صنعت هوشمندسازی ساختمان، سبب آسایش و رفاه ساکنین خانه و صرفه جویی در مصرف انرژی شده است. در یک خانه هوشمند ساکنین قادرند بدون نیاز به حضور در اتاق یا فضای مورد نظر، تاسیسات الکتریکی آن محل را از راه دور کنترل کنند. مثلاً می‌توانند از اتاق پذیرایی، چراغ‌های اتاق خواب را خاموش یا روشن کنند. همچنین هنگامی که در منزل حضور ندارند، می‌توانند با استفاده از یک خط تلفن ثابت یا همراه یا اینترنت، کنترل‌های مورد نظر را انجام دهند. علاوه بر این، سامانه می‌تواند بدون حضور افراد و براساس برنامه تدوین شده، شرایطی را شبیه‌سازی کند که نشانه حضور افراد در منزل باشد. مثلاً به طور خودکار هر شب چراغ‌ها را راس ساعت ۸ شب روشن و ساعت ۱۲ خاموش کند. از هوشمندسازی برای آبیاری باغچه‌ها یا تاسیسات الکتریکی نیز استفاده می‌شود. موارد زیاد دیگری نیز برای هوشمندسازی وجود دارد که می‌توانند کارساز باشد و زندگی کردن را آسان و لذت بخش کنند. مثلاً اگر ساکنین منزل فراموش کرده باشند یک وسیله برقی را خاموش کنند، به راحتی می‌توانند از راه دور آن را خاموش کنند. کنترل دمای اتاق و ساختمان در تابستان و زمستان نیز از موارد دیگری است که با استفاده از یک سامانه هوشمند قابل اجرا است. یادآور می‌شود که سامانه‌های هوشمند برای مراکز اداری، کاری و صنعتی نیز طراحی شده و به اجرا در می‌آید.

واحد یادگیری ۲

نصب و راهاندازی سامانه‌های کنترل خانگی

آیا تا به حال فکر کرده‌اید

- خانه هوشمند چه تفاوت‌هایی با خانه‌های سنتی دارد؟
- آیا خانه‌های سنتی قابلیت تبدیل شدن به خانه‌های هوشمند را دارند؟
- خانه هوشمند چه مزایا و امکاناتی می‌تواند داشته باشد؟
- چه سامانه‌ها و دستگاه‌هایی قابل هوشمندسازی هستند؟
- سامانه خانه هوشمند با سامانه مدیریت ساختمان چه تفاوتی دارد؟
- چه ابزار و تجهیزاتی برای هوشمندسازی مورد استفاده قرار می‌گیرند؟
- چگونه می‌توان با هوشمندسازی در مصرف انرژی صرفه‌جویی کرد؟

صرف گستردگی، روز افزون و بی‌رویه انرژی، سبب کاهش منابع انرژی شده و تأثیر نامطلوب و جبران‌ناپذیری را بر محیط‌زیست می‌گذارد. همچنین افزایش قیمت انرژی در سال‌های اخیر، باعث شده تا بشر به دنبال راه‌هایی برای صرفه‌جویی و استفاده صحیح از انرژی باشد. خوشبختانه وجود فناوری‌های نوین در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه ساختمان، توانسته است به پدیده هوشمندسازی و مدیریت مصرف انرژی کمک کند. هدف اصلی هوشمندسازی، تجهیز ساختمان به پردازشگرهایی است که بتوانند زمینه‌های مورد نیاز برای ایمن‌سازی، تامین امنیت و بهینه‌سازی مصرف انرژی را فراهم کنند. همچنین خدمات کنترلی تجهیزات و بهروز کردن توانایی‌ها، گزینه‌های کم‌هزینه و قابل اجرا هستند. این توانایی‌ها می‌توانند در ایجاد یک زندگی لذت‌بخش توانم با رفاه بیشتر نقش داشته باشند.

در این پودمان انواع سامانه‌ها و دستگاه‌های متداول که قابل هوشمندسازی هستند شرح داده خواهد شد. سپس مهارت‌های انتخاب روش مناسب کنترل این سامانه‌ها و ابزار و تجهیزات لازم برای هر روش کنترلی آموخته شده و در نهایت به نصب و راهاندازی مژوول‌های مختلف سامانه‌های هوشمند خاتمه می‌یابد. در پایان این پودمان، هنرجویان مهارت نصب، راهاندازی و تعمیر سامانه‌های ساده هوشمند ساختمان را کسب کرده و می‌توانند در بازار کار اشتغال یابند.

استاندارد عملکرد:

نصب و راهاندازی سامانه‌های کنترل خانگی با رعایت استانداردهای تعریف شده

۱-۲- مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز

رایانه و اینترنت - لباس کار- ابزار عمومی برق و الکترونیک - لوازم التحریر- فیلم آموزشی مناسب - نرمافزار مناسب - ویدئو پروژکتور- ابزار و تجهیزات مربوط به سامانه کنترل خانگی - دفترچه راهنمای کاربرد قطعات و تجهیزات - تابلوی کارگاهی رشته الکترونیک

فیلم ۱



فیلم مربوط به هوشمندسازی ساختمان را مشاهده کنید.


۲- خانه هوشمند و تفاوت آن با سامانه مدیریت ساختمان

خانه هوشمند یا اسمارت هوم (Smart Home) که با نام‌های اتوماسیون خانگی (Home Automation) و خانه باهوش (House Intelligent) نیز شناخته می‌شود، مجموعه‌ای از فناوری‌ها و امکانات یک شبکه خانگی است که برای بهبود کیفیت زندگی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شبکه هوشمند شامل امکانات ارتباطی، سرگرمی، امنیتی، رفاهی و سرویس‌های مورد نیاز برای افراد سالم‌مند و معلول است.

فعالیت در ساعت
غیر درسی



در شکل ۲-۱ نمونه‌هایی از کنترل‌ها را در یک خانه هوشمند مشاهده می‌کنید. شکل را مورد بررسی قرار دهید و ارتباط بین بلوک‌ها را مشخص کنید. همچنین انواع کنترل‌ها و کمیت‌های مرتبط با آنها را در یک جدول با ذکر نوع حسگر و کمیت کنترل شونده بنویسید و نتیجه را در قالب یک گزارش به کارگاه ارائه دهید.

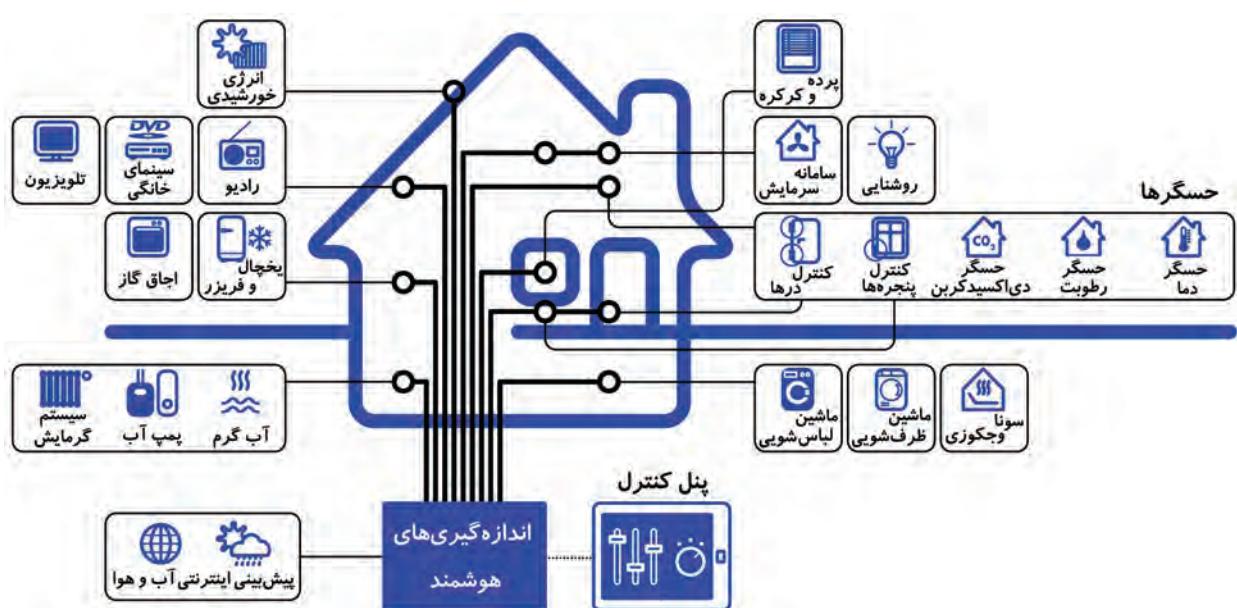

شکل ۲-۱- خانه هوشمند در یک نگاه

از نظر عملکرد، سامانه خانه هوشمند تفاوت چندانی با سامانه مدیریت ساختمان (Building Management System) که به اختصار BMS نامیده می‌شود ندارد. می‌توان گفت سامانه خانه هوشمند در واقع یک BMS کوچک است. برای مثال، اگر خانه هوشمند مورد بحث مساحتی حدود ۱۵۰ مترمربع داشته باشد، به دلیل کوچک بودن فضای آن، فقط یک سامانه کوچک برای کنترل تمام فضاها کافی است. زیرا همه حسگرها و مصرف‌کننده‌ها را می‌توان به صورت مستقیم به سامانه اتصال داد و عمل هوشمندسازی را به اجرا درآورد. بنابراین در ساختمان هوشمند ایجاد یک شبکه گستردۀ بین چند دستگاه مفهومی ندارد. با کمی چشم‌پوشی می‌توان گفت که خانه هوشمند یک BMS کوچک است.

بارش فکری



از طریق بارش فکری چند کاربرد BMS را بیابید و نتیجه را جمع‌بندی کنید.

☒ در سامانه BMS می‌توان بین همه سامانه‌ها ارتباط منطقی مورد نیاز را برقرار کرد. به عنوان مثال، می‌توان بین سامانه‌های روشنایی، اعلام حریق، اعلام سرقت و کنترل تردد به صورت‌های ذکر شده در زیر ارتباط برقرار کرد:

- در زمان نشت گاز به طور خودکار از روشن شدن چراغ‌ها جلوگیری به عمل آید.
- در هنگام بروز آتش‌سوزی، درهای خروجی ساختمان جهت فرار ساکنان به صورت خودکار باز شوند.
- در صورت وقوع سرقت، برای جلوگیری از فرار سارق، درهای خروجی به صورت خودکار بسته شوند.

پژوهش



یک نمونه دیگر از ارتباط بین سامانه‌های کنترل در سامانه مدیریت ساختمان (BMS) را بیابید.

هوشمندسازی ساختمان دارای مزايا و فوایدي است که باعث شده تا هوشمندسازی يكى از نيازهای اساسی بسياري از ساختمانهای مسکونی یا اداری و تجاری باشد. سه مزيت اصلی استفاده از خانه‌های هوشمند عبارتند از:

- صرفه‌جوبي در مصرف انرژي و کاهش هزينه های تعمير و نگهداري
- افزايش ايماني و تأمین امنيت محيط و افراد
- ايجاد محيط مطلوب و افزايش آسایش ساكنين

بارش فکری



از طریق بحث گروهی برای هر یک از سه مزيت هوشمندسازی ساختمان حداقل یک مثال اجرا شده بیابید و نتیجه را جمع‌بندی کنید.

صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری تجربه نشان داده است که استفاده از سامانه‌های هوشمند به طور متوسط ۲۰ درصد مصرف انرژی و هزینه‌های جاری ساختمان را کاهش می‌دهد. یک سامانه هوشمند، علاوه بر کم کردن مصرف انرژی، با کنترل زمان روشن و خاموش بودن دستگاه‌ها، موجب کاهش استهلاک، افزایش طول عمر و کاهش هزینه‌ها می‌شود.

شکل ۲-۲ پنل کنترل نمونه‌ای از دستگاه کنترل از راه دور که موجب صرفه جویی در انرژی می‌شود را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۲-صرفه جویی در مصرف انرژی

افزایش ایمنی و تامین امنیت محیط و افراد یک سامانه هوشمند می‌تواند در شرایط بحرانی، با ارسال پیام به‌طور سریع، خودکار و به موقع به افراد یا ارگان‌های مربوطه اعلام خطر کند و مانع بروز حادثه شود و در کاهش اثرات آن نقش مؤثری داشته باشد. همچنین کنترل درها و مبادی ورودی و اتصال آن به دوربین‌های مدار بسته و دستگاه‌های ثبت ورود و خروج، می‌تواند ایمنی را بطور قابل ملاحظه‌ای افزایش دهد و امنیت محیط و افراد را در حد گسترده فراهم کند. در شکل ۲-۳ نمونه‌ای از کنترل ایمنی و تامین امنیت محیط و افراد با تلفن همراه را ملاحظه می‌کنید.



شکل ۲-۳-کنترل ایمنی با تلفن همراه

«من خانه‌ام را مجهز به سامانه ایمنی کنترل از راه دور با استفاده از تلفن همراه کرده‌ام، پس ایمنی و امنیت را تضمین کرده‌ام.» جمله داده شده را به بحث بگذارید و مفهوم ایمنی و امنیت را استخراج کرده و ارائه دهید.

بحث گروهی



☒ ایجاد محیط مطلوب و افزایش آسایش ساکنین

فیلم ۲

فیلم مربوط به رفاه و آسایش با هوشمندسازی را مشاهده کنید.



این سامانه از بسیاری از کارهای تکراری جلوگیری می‌کند و بازرسی‌های مورد نیاز را می‌تواند به طور هوشمند انجام دهد. برای مثال میزان روشنایی، میزان دمای داخل خانه و آبیاری فضای سبز و باعچه را به طور خودکار انجام دهد. در این شرایط تنها با فشاردادن یک دکمه، یک سناریو (برنامه مدون از پیش تعیین شده) برای حالت‌های مورد نیاز، تعیین و به اجرا در می‌آید.

بارش فکری



هوشمندسازی ساختمان چه مزایای دیگری دارد؟ در مورد آنها جستجو کرده و نتیجه را از طریق بارش فکری در کارگاه به بحث بگذارید.

پژوهش



در مورد میزان مصرف انرژی دستگاه‌های منزل خود تحقیق کنید. چه راههایی برای کاهش مصرف انرژی و کاهش هزینه‌ها پیشنهاد می‌کنید؟

■ اجزای خانه هوشمند

سامانه خانه هوشمند مانند سامانه مدیریت هوشمند ساختمان، از سه بخش کلی حسگرهای کنترل کننده‌ها و عملگرها تشکیل می‌شود.

☒ **حسگرهای (Sensors)**: حسگرها ابزارهایی هستند که وضع موجود را حس می‌کنند، مشخصه‌ها یا پارامترهای آن را می‌سنجند و به پردازشگر ارسال می‌کنند. مهم‌ترین حسگرهای مورد استفاده در خانه‌های هوشمند، حسگرهای روشنایی، دما، حرکت، گاز و رطوبت هستند که با تعدادی از آنها در سال‌های قبل آشنا شده‌اید.

☒ **کنترل کننده‌ها (Controllers)**: کنترل کننده‌ها اجزایی از سامانه هستند که اطلاعات حسگرها را دریافت و با استفاده از نرم‌افزار پردازش می‌کنند و فرمان‌هایی را به عملگرها می‌فرستند. در پایه یا زدهم میکروکنترلر که نوعی کنترل کننده است آشنا شدید.

☒ **عملگرها (Actuators)**: عملگرها اجزایی از سامانه هستند که فرمان‌های ارسالی از کنترل کننده‌ها را دریافت و براساس آن واکنش نشان می‌دهند. این عملگرها می‌توانند شیرهای برقی سیالات، موتورهای الکتریکی، رله‌های قطع و وصل جریان الکتریکی و قفل برقی باشند.

☒ **کanal ارتباطی**: کanal ارتباطی می‌تواند مواردی مانند سیم، فیبر نوری و امواج رادیویی (RF) باشد که محیطی را برای انتقال اطلاعات از فرستنده به گیرنده فراهم می‌کند.

☒ **پروتکل ارتباطی (Protocol)**: پروتکل ارتباطی به مجموعه‌ای از استانداردها و قوانین بین‌المللی، کشوری و محلی گفته می‌شود که چگونگی مخابره اطلاعات را بین دو سامانه مخابره کننده مشخص می‌کند و هماهنگی‌های لازم را برای تبادل اطلاعات به وجود می‌آورد. از پروتکل‌های ارتباطی مهم در خانه‌های هوشمند

می‌توان به X10 و KNX Z-Wave اشاره کرد. برای انتقال اطلاعات در پروتکل X10 از شبکه برق ساختمان، و در پروتکل Z-Wave از امواج رادیویی (RF) استفاده می‌شود. در پروتکل KNX روش‌های متنوعی مانند زوج سیم به هم تابیده و شبکه‌های ترکیبی مانند برق ساختمان، امواج RF و اترنت (Ethernet) به کار می‌رود. در حقیقت حسگرهای کنترل کننده‌ها و عملگرها از طریق کانال ارتباطی و با استفاده از پروتکل ارتباطی با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. شکل ۲-۴ نحوه ارتباط اجزای مختلف خانه هوشمند را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۴- ارتباط اجزای مختلف خانه هوشمند

کاربرد هر یک از اجزاء بلوک‌های نشان داده شده در شکل ۲-۴ را بیابید و به صورت یک جدول تنظیم و به کارگاه ارائه دهید.

فعالیت



الگوی پرسش:

- ۱- تفاوت خانه هوشمند و سامانه مدیریت ساختمان را شرح دهید.
- ۲- کدام گزینه از ویژگی‌های خانه هوشمند نیست؟
 - الف) کاهش مصرف انرژی
 - ب) افزایش ایمنی
 - پ) افزایش هزینه
 - ت) افزایش رفاه
- ۳- استفاده از سامانه هوشمند سبب افزایش عمر دستگاهها می‌شود. علت را شرح دهید.
- ۴- کنترل کننده‌ها اجزایی از سامانه هستند که اطلاعات را دریافت و با استفاده از نرمافزار و بر حسب نیاز فرمان‌هایی را به می‌فرستند.
- ۵- حسگرهای کنترل کننده‌ها و عملگرها از طریق و با استفاده از با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند.
- ۶- موتور هواکش حسگر محسوب می‌شود یا عملگر؟ چرا؟

۲-۳- سامانه‌ها و تجهیزات قابل کنترل در خانه هوشمند

فناوری‌های مرتبط با ساختمان‌های هوشمند می‌توانند امکانات متنوع و گسترده‌ای را در اختیار ما بگذارند؛ لذا با توجه به علاقه، سلیقه و نیاز، هر فرد می‌تواند از تمامی یا بخشی از آن استفاده کند. با کمک این فناوری‌ها،

وسایل و تجهیزات موجود در ساختمان بر حسب نوع محل و نیاز استفاده کنندگان، قابل کنترل و مدیریت است. در این پودمان به سامانه‌ها و تجهیزاتی که در کاهش مصرف انرژی و هزینه مؤثر هستند و سبب افزایش رفاه ساکنان می‌شوند، می‌پردازیم.

■ کنترل هوشمند روشنایی:

براساس آمار سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت (سaba)، بیش از ۴۰٪ از انرژی الکتریکی مصرفی ساختمان مربوط به روشنایی است. در یک سامانه هوشمند ساختمان با بهره‌مندی از حسگرهای حرکتی، حسگرهای تشخیص نور محیط و کلیدهای هوشمند، علاوه بر امکان تنظیم میزان نوردهی محیط، مصرف انرژی تا حد چشمگیری کاهش می‌یابد.

روش‌های مختلفی برای مدیریت مصرف انرژی در بخش روشنایی وجود دارد. بعضی از این روش‌ها عبارتند از:

- کم کردن شدت نور لامپ‌ها و تنظیم نور با توجه به مقدار مورد نیاز.
 - نصب پرده و کرکره هوشمند برای استفاده از نور طبیعی روز به جای لامپ.
 - خاموش و روشن کردن وسایل روشنایی با توجه به حضور فرد.
 - اندازه‌گیری میزان مصرف و خارج کردن دستگاه‌های اضافی در زمان پیک مصرف (پیک‌سایی).
- به طور خلاصه می‌توان گفت هدف از تمام روش‌های مدیریتی این است که بتوانیم بهترین منبع نوری در دسترس را در زمان مناسب و به اندازه مورد نیاز بر مکان مورد نظر بتابانیم.

فیلم

فیلم مربوط به هوشمندسازی روشنایی را مشاهده کنید.



بعضی از روش‌های کنترل روشنایی در یک خانه هوشمند عبارتند از:

- کنترل سامانه روشنایی بر اساس سناریوهای مختلف مانند سناریوی خواب، سناریوی مهمان و سناریوی سفر.
- کنترل سامانه روشنایی در خارج از منزل از طریق تلفن و اینترنت.
- کنترل سامانه روشنایی در هر نقطه از منزل از طریق ریموت کنترل.
- کنترل سامانه روشنایی تمامی نقاط منزل از طریق تلفن همراه یا تبلت. شکل ۲-۵ تصویری از کنترل روشنایی با تلفن همراه را نشان می‌دهد.
- کنترل سامانه روشنایی با تنظیم شدت نور (dimmer)، در خانه هوشمند این قابلیت وجود دارد که بر اساس شرایط مورد نظر، شدت روشنایی را از صفر تا ۱۰۰٪ میزان خروجی تنظیم کرد. این امر علاوه بر زیبایی محیط باعث صرفه‌جویی در مصرف انرژی می‌شود. در شکل ۲-۶ یک نمونه ساختمان هوشمند را ملاحظه می‌کنید که در آن تنظیم شدت نور به صورت هوشمند به اجرا در می‌آید.



شکل ۲-۶- تنظیم شدت نور



شکل ۲-۵- کنترل روشنایی با تلفن همراه

پژوهش



در مورد امکانات دیگری که هوشمندسازی روشنایی در اختیار کاربران قرار می‌دهد پژوهش کنید و نتیجه را در قالب گزارش به کارگاه ارائه دهید.

فعالیت در ساعات غیر درسی: خلاصه‌ای از فیلم و محتوای مشاهده شده را با دست بنویسید و به کارگاه ارائه دهید.

الگوی پرسش:

- ۱- مفهوم پیکسایی چیست؟
- ۲- هدف از تمام روش‌های مدیریتی این است که بتوانیم بهترین منبع نوری دردسترس را و به بر مکان مورد نظر بتابانیم.
- ۳- کدام گزینه مربوط به کنترل روشنایی با استفاده از تلفن در خارج از منزل نیست؟
الف) ارسال پیامک ب) سیگنال زنگ تلفن پ) شماره‌گیری تُن ت) دستگاه کنترل از راه دور

کار عملی ۱




ساخت تابلوی کارگاهی رشته الکترونیک (چنانچه تابلوی آزمایشگاهی در اختیار دارید، اجرای این کار عملی ضرورتی ندارد).

هدف: ساخت تابلوی کارگاهی برای اجرای کارهای سیم‌کشی و هوشمندسازی ساختمان برای رشته الکترونیک توسط هنرجویان و هنرآموزان هنرستان

مواد، ابزار و تجهیزات: ابزار عمومی برق و الکترونیک - ورقه آکوستیک به ابعاد $60\text{ cm} \times 60\text{ cm}$ یا استاندارد موجود (دو ورق برای ساخت یک تابلو)- ورقه پی‌وی‌سی مخصوص سقف کاذب به ابعاد $60\text{ cm} \times 60\text{ cm}$ یا استاندارد $5\text{ cm} \times 7\text{ cm} \times 20\text{ cm}$ - تخته به ابعاد $5\text{ cm} \times 40\text{ cm}$ یا $5\text{ cm} \times 7\text{ cm} \times 40\text{ cm}$ لامپ و سرپیچ - فیوز محافظ جان استاندارد (FI) با آمپر مناسب - با توجه به نیاز و ساخت کارخانه معتبر- ناودانی آلومینیومی $2\text{ cm} \times 2\text{ cm} \times 1/6\text{ cm}$ یا $2\text{ cm} \times 60\text{ cm}$ به طول 2 cm یا 60 cm سانتی‌متر (یک عدد ناودانی از دو طرف فارسی بر شده و دو عدد ناودانی از یک طرف فارسی بر شده، ناودانی می‌تواند از جنس چوب، پی وی سی یا مواد دیگر باشد)- شیرازه پلاستیکی جزو با پهنای 12 cm تا 13 cm میلی‌متر 6 عدد - داکت برق پلاستیکی $1/6$ یک شاخه - چسب نواری پهن شفاف کارتنه - چسب یک- دو- سه یا چسب سیلیکونی.

یکی از مشکلات اساسی هنرستان‌ها در نظام آموزشی ۳-۶-۳ تهیه تجهیزات است. در صورتی که بتوانیم با امکانات موجود و هزینه کم اقدام به ساخت برخی از تجهیزات کنیم از بار مشکلات تا حدودی کاسته خواهد شد. شورای برنامه‌ریزی رشته الکترونیک پس از بررسی دریافت که یکی از مشکلات مربوط به تجهیزات رشته الکترونیک، نداشتن تابلوهای کارگاهی برای سیم‌کشی و راهاندازی مدارهای هوشمندسازی است. از آنجا که تابلوهای آماده قیمت بالایی دارند و فضای زیادی را اشغال می‌کنند، این شورا تصمیم گرفت با طرح یک پروژه هنرجویان و هنرآموزان تولید کرد؟ این پروژه شش ماه طول کشید تا با همت و تلاش همه اعضاء توansتیم پروژه را محقق کنیم. از آن‌جا که سال ۱۳۹۷ سال حمایت از کالای ایرانی است، این تقارن را به فال نیک گرفته و امیدواریم گام کوچکی در این راستا برداشته باشیم. شکل ۲-۷ چند نمونه از این تابلوهای پیشنهادی را نشان می‌دهد. یادآور می‌شود که هنرآموزان محترم می‌توانند با ارائه ایده‌های بهتر و کیفی‌تر به طراحی و پیشنهاد انواع دیگر تابلوها بپردازنند و فناوری ساخت آن را در صورت تمایل در اختیار دیگران قرار دهند.

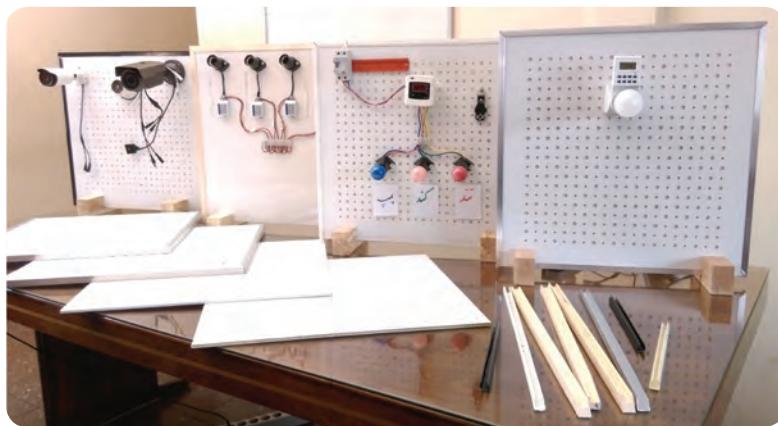

شکل ۲-۷- نمونه هایی از تابلوهای ساخته شده برای کارگاه الکترونیک

- از مزایای این نوع تابلوها می توان موارد زیر را برشمرد:
- هزینه بسیار کم، مثلاً هزینه ساخت یک تابلو در سال ۹۷ بدون کلید محافظ جان، با پایه و قاب چوبی مرغوب، حدود ۵۰۰۰۰ تومان و با پایه چوبی معمولی و قاب داکت برق حدود ۳۰۰۰۰ تومان تمام شده است، که این هزینه در مقایسه با تابلوهای موجود در بازار بسیار ناچیز است.
 - قابل استفاده برای مباحث سیمکشی و هوشمندسازی در پایه دهم و دوازدهم.
 - کلیه مواد آن ایرانی و به راحتی در سرتاسر کشور قابل تهیه است.
 - کلیه قسمت های آن عایق بوده و از نظر برق گرفتگی تا حدود زیادی ایمن است.
 - به آسانی در هنرستان یا در منزل قابل ساخت است.
 - پس از اتمام کار قابل بازشدن است و به راحتی می توان تعداد ۱۰ تابلو را در قفسه ای به عمق $D = 40\text{ cm}$ عرض $W = 100\text{ cm}$ و ارتفاع $H = 80\text{ cm}$ جای داد. اگر قطعات روی تابلو سوار شده باقی بماند، فضای بیشتری نیاز دارد، مثلاً تعداد قفسه ها به دو قفسه افزایش می یابد.
 - تابلوها به راحتی قابل بازسازی و تعمیر است.

فیلم ۴




فیلم مراحل ساخت تابلو را مشاهده کنید.

مراحل اجرای کار:

- ۱- وسائل و قطعات مورد نیاز را انتخاب و آماده کنید.
- ۲- دو ورقه آکوستیک را در اختیار بگیرید و سوراخ های آنها را با هم تطبیق دهید و با چسب نواری پهن کارتی چهار طرف آنها را با دو یا سه لایه چسب به هم محکم کنید، شکل ۲-۸.



ب) چسباندن دو ورق به هم

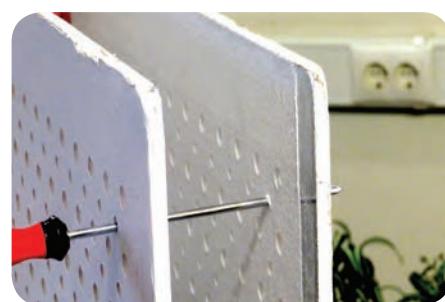

الف) تطبیق سوراخ ها


شکل ۲-۸- آماده سازی ورق های آکوستیک

نکته



می‌توانید بهجای ورق آکوستیک از ورق پی‌وی‌سی یا مواد دیگر نیز استفاده کنید. فرایند ساخت، مشابه ورق آکوستیک است. از مزایای ورق آکوستیک محکم‌تر بودن و مشبک بودن آن است، لذا نیاز به سوراخکاری برای نصب قطعات ندارد. از عیوب ورقه آکوستیک وجود لایه گچ بین دو لایه است که هنگام کار باید دقیق تر کرد تا پوشش روی گچ‌ها کنده نشود و محیط را آلود نکند، در صورتی که از سوراخ‌های استاندارد موجود روی ورق استفاده کنید هیچ مشکلی به وجود نمی‌آید.

۲- قاب تابلو می‌تواند از جنس چوب، پی‌وی‌سی، آلومینیوم، داکت برق، شیرازه پلاستیکی جزوی یا مواد دیگر باشد. در شکل ۲-۹ نمونه‌هایی از این نوع مواد را مشاهده می‌کنید.

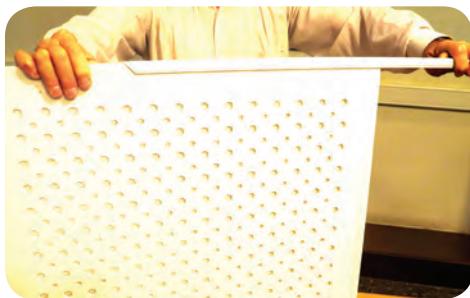

شکل ۲-۱۰- نصب قاب روی تابلو



شکل ۲-۹- نمونه‌هایی از مواد مورد استفاده برای قاب تابلو

۴- ناوданی‌های فارسی بر آماده شده را طبق شکل ۲-۱۰ روی لبه‌های تابلو نصب کنید. برای محکم‌تر شدن قاب می‌توانید از چسب یک - دو - سه یا سیلیکونی استفاده کنید.



شکل ۲-۱۱- نمونه‌هایی از پایه چوبی آماده برای تابلو



شکل ۲-۱۲- تابلو آماده برای بهره‌برداری

۵- جنس پایه می‌تواند از چوب، پروفیل، پی‌وی‌سی یا مواد دیگر باشد. برای ساخت پایه چوبی کافی است شیاری با ابعاد مناسب در وسط تخته ایجاد کنید. این کار در کارگاه صنایع چوب قابل اجرا است. طول پایه‌ها را می‌توانیم ۴۰ cm یا ۲۰ cm انتخاب کنیم. برای نصب دستگاه‌های سنگین مثل دوربین بهتر است طول پایه‌ها برابر ۴۰ cm انتخاب شود تا تکیه‌گاه محکم‌تری داشته باشد. شکل ۲-۱۱ نمونه‌هایی از پایه‌ها را نشان می‌دهد.

۶- در این مرحله تابلو را با احتیاط روی پایه نصب کنید. تابلو آماده بهره‌برداری است. پس از نصب کلید FI می‌توانید مدارها را روی آن بیندید. در شکل ۲-۱۲ یک تابلو آماده بهره‌برداری را مشاهده می‌کنید.



فیلم مراحل نصب و آزمایش کلید محافظ جان (FI) را ببینید.




شکل ۲-۱۳- یک نمونه کلید محافظ جان (FI)

۷- لازم است برای داشتن ایمنی کامل، تابلو را به سامانه حفاظتی ارت و کلید محافظ جان FI مجهر کنید. از آنجا که معمولاً در ایران سیم ارت وجود ندارد، نصب کلید محافظ جان ضروری است. در شکل ۲-۱۳ نمونه‌ای از کلید محافظ جان را مشاهده می‌کنید. با استفاده از برگه راهنمای کلید محافظ جان، مشخصات فنی آن را در جدول ۲-۱ بنویسید.

۸- با مشاهده بدنه کلید و برگه راهنمای کاربرد آن، نقشه کلید محافظ جان (FI) را در شکل ۲-۱۴ رسم کنید.

جدول ۲-۱- مشخصات فنی کلید محافظ جان

شماره فنی	تعداد سیم‌ها	ولتاژ کار	جریان کار	سایر موارد

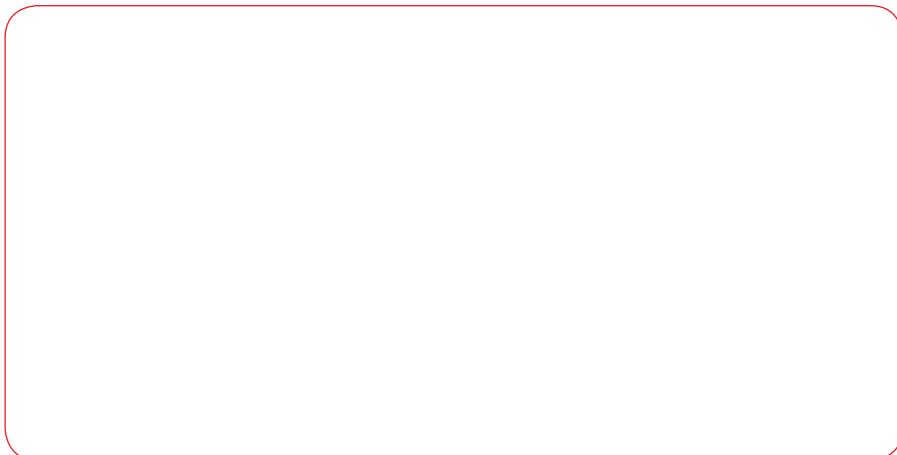

شکل ۲-۱۴- محل ترسیم نقشه کلید محافظ جان

۹- برگه راهنمای نصب، مشخصات فنی و نقشه فنی کلید محافظ جان (FI) را مطالعه و ترجمه کنید و بهطور خلاصه شرحی از آن را بنویسید:

پژوهش





با استفاده از منابع مختلف مانند رسانه‌های معتبر، انواع دیگر کلید محافظ جان (FI) را بباید و در قالب یک گزارش به کارگاه ارائه دهید.

نکته‌ایمنی



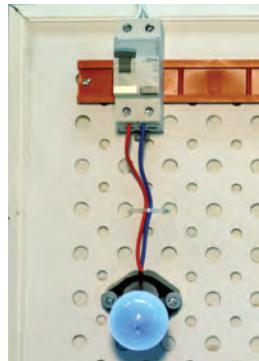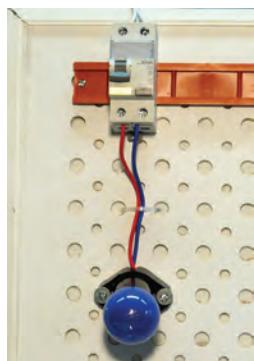از کلید محافظ جان استاندارد، با کیفیت، معروف و از مارک معتبر استفاده کنید و در انجام کار، کلیه نکات ایمنی را رعایت نمایید. توجه داشته باشید که حتی با وجود کلید محافظ جان، رعایت نکات ایمنی نباید کم‌اهمیت تلقی شود.



(الف) قبل از عمل کردن کلید FI (ب) بعد از عمل کردن کلید FI

شکل ۲-۱۵- نصب و آزمایش کلید محافظ جان

۱۰- طبق شکل ۲-۱۵ کلید محافظ جان (FI) را روی تابلو نصب کنید و به خروجی آن باری را اتصال دهید.

۱۱- با استفاده از دستور کار داده شده در برگه راهنمای، کلید را آزمایش کنید.

برای آزمایش عملکرد کلید FI، دکمه فشاری تست که روی کلید قرار دارد را فشار دهید. این دکمه در شکل ۲-۱۳ نشان داده شده است. شکل الف ۲-۱۵- ۲ مدار آزمایش کلید FI، قبل از عمل کردن کلید و شکل ب ۲-۱۵، بعد از عمل کردن کلید را نشان می‌دهد. اکنون از این تابلو می‌توانید برای بستن مدار استفاده کنید.

کنترل روشنایی با فتوسل

کار عملی ۲



هدف: کسب مهارت تشخیص مشخصات فنی و راهاندازی فتوسل
مواد، ابزار و تجهیزات: فتوسل - لامپ - ابزار عمومی برق - تابلوی کارگاهی رشته الکترونیک
توجه: یکی از قطعات مهم که در هوشمندسازی ساختمان و دستگاه‌های خانگی و صنعتی به کار می‌رود فتوسل است. با فتوسل قبلًا آشنا شده‌اید و تا حدودی با آن کار کرده‌اید. در این کار عملی، فتوسل را به عنوان یک حسگر هوشمند مورد استفاده قرار می‌دهیم.

■ فتوسل

همان‌طور که آموختید، حسگر مورد استفاده در فتوسل یک مقاومت نوری یا LDR است. با افزایش نور، مقاومت LDR کاهش یافته و با کاهش نور مقاومت آن افزایش می‌یابد. به این ترتیب، با تغییر نور می‌توان یک رله را قطع یا وصل کرد.

در بازار LDR را اغلب با نام فتوسل می‌شناسند و به صورت یک مجموعه یا ماژول تولید و عرضه می‌شود.

☒ از فتوسل برای روشن کردن لامپ‌ها به صورت خودکار در هنگام غروب آفتاب و خاموش کردن خودکار آن در هنگام طلوع خورشید استفاده می‌کنند. در واقع این وسیله با شدت نوری که دریافت می‌کند می‌تواند شب یا روز بودن را تشخیص دهد و با توجه به شرایط جریان برق را وصل یا قطع کند.

☒ معمولاً مازول‌های فتوسل به صورت سه سیمه و چهار سیمه ساخته می‌شوند. در مازول فتوسل سه سیمه، یکی از سیمه‌ها فاز ورودی، سیم دوم فاز خروجی (برای اتصال به لامپ) و سیم سوم نول است. در فتوسل چهار سیمه دو سیم با رنگ مشابه وجود دارد که باید به نول وصل شوند. فتوسل‌ها در انواع ۶، ۱۰، ۱۶ و ۲۵ آمپری در بازار وجود دارند.

☒ فتوسل نباید در محل تابش نور مستقیم یا نزدیک لامپ نصب شود. زیرا در این حالت تغییر نور حتی به مقدار کم، می‌تواند روی عملکرد مدار تاثیر بگذارد و اختلال ایجاد کند. همچنین فتوسل باید در ارتفاع مناسب و در فضای باز نصب شود.

در شکل ۲-۱۶ طریقه نصب صحیح و غلط فتوسل نشان داده شده است.



شکل ۲-۱۶- نصب صحیح و غلط فتوسل


موائل اجرای کار:

- ۱- وسایل و قطعات مورد نیاز را انتخاب و آماده کنید.
- ۲- فتوسل موجود در کارگاه را در اختیار بگیرید و با استفاده از برگه اطلاعات آن، جدول ۲-۲ را کامل کنید.

جدول ۲-۲- اطلاعات فتوسل موجود در کارگاه


شماره فنی	تعداد سیمه‌ها	ولتاژ کار	جريان کار	سایر موارد

۳- با استفاده از برگه راهنمای فتوسل موجود در آزمایشگاه، نقشه راهنمای را در شکل ۲-۱۷ ترسیم کنید.

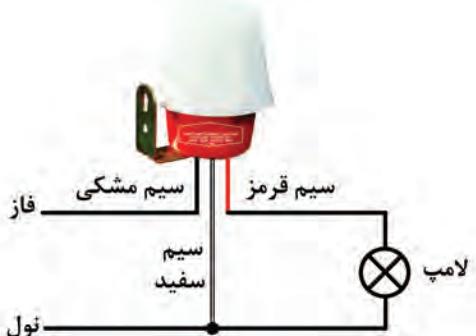

شکل ۲-۱۸- اتصال فتوسل به لامپ و شبکه

شکل ۲-۱۷- محل ترسیم نقشه اتصال فتوسل

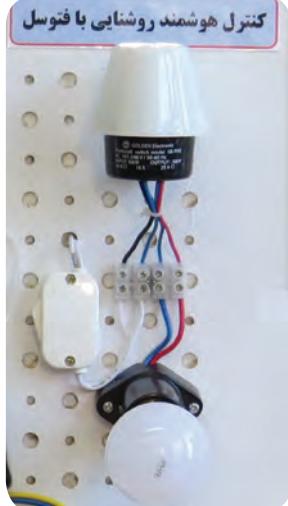

شکل ۲-۱۹- نحوه سیم‌کشی فتوسل

۴- نقشه فتوسل داده شده در شکل ۲-۱۸ را با نقشه‌ای که در شکل ۲-۱۷ رسم کرده‌اید مقایسه کنید و در مورد آن بحث کنید.

۵- وسایل مورد نیاز را بر اساس نقشه و با توصیه هنرآموز و استاد کار کارگاه بر روی تابلوی آموزشی، دیوار و یا هر سطح دیگری که پیش‌بینی شده است چیدمان و نصب کنید.

۶- مدار را طبق استاندارد سیم‌کشی کنید.
در شکل ۲-۱۹ نحوه سیم‌کشی فتوسل بر روی تابلوی کارگاهی ساخته شده در کار عملی ۱ نشان داده شده است.

۷- با رعایت نکات ایمنی و با نظارت هنرآموز و استاد کار کارگاه، در صورتی که تابلوی برق میز کار شما مجهز به سامانه‌های محافظت جان و زمین (ارت) است، دستگاه را به برق وصل کنید.

۸- عملکرد مدار را مطابق دفترچه راهنمای آزمایش کنید.

نکته‌ایمنی

هنگام اتصال مدار به ولتاژ ۲۲۰ ولت حتماً از پریزی استفاده کنید که به تابلو مجهز به کلید محافظ جان (FI) وصل باشد. اتصال ولتاژ به مدار را با نظارت هنرآموز یا استاد کار کارگاه انجام دهید.



۹- گزارش کوتاهی از عملکرد مدار بنویسید.

۱۰- فرض کنید مدتی در منزل حضور ندارید و می‌خواهید در این مدت سامانه مجهر به فتوسل به صورت خودکار عمل نکند چه راهی برای عمل نکردن خودکار سامانه پیشنهاد می‌کنید؟ مدار را برای این حالت طراحی کرده و بر روی تابلوی آموزشی نصب، و آزمایش کنید.

۱۱- گزارش کوتاهی از عملکرد مدار را در این حالت بنویسید.

کار عملی ۳



نصب و راه اندازی زمان سنج هوشمند برای کنترل روشنایی



شکل ۲-۲۰- کاربردهای زمان سنج هوشمند

- موادر زیر نمونه‌هایی از کاربردهای زمان سنج هوشمند است:
 - سامانه‌های سرمایشی و گرمایشی و روشنایی اماکن مسکونی و تجاری
 - سامانه‌های صوتی و تصویری و وسائل برقی آشپزخانه
 - سامانه‌های تهویه هوا، سرمایشی و گرمایشی و روشنایی مرغداری‌ها و دامداری‌ها
 - چراغ، بخاری، پمپ هوا آکواریوم و پمپ آب آکواریوم
 - پمپ آب مزارع کشاورزی و باغها و مخازن آب شهری
- شکل ۲-۲۰ برخی کاربردهای زمان سنج هوشمند را نشان می‌دهد.

■ دستگاه زمان سنج به صورت یک واسطه بین برق شهر و مصرف کننده عمل می‌کند. یعنی دوشاخه و سیله برقی ۲۲۰ ولتی که قرار است در فاصله زمانی معین روشن یا خاموش شود، باید به این دستگاه متصل و

پودهمان دوم: نصب و راهاندازی سامانه‌های هوشمند کنترل ساختمان



شکل ۲-۲۱- زمان‌سنج هوشمند آنالوگ و دیجیتال



شکل ۲-۲۲- زمان‌سنج هفتگی صنعتی

دو شاخه این دستگاه به پریز برق اصلی وصل شود. به این ترتیب با وصل برق، دستگاه‌های برقی از طریق زمان‌سنج روشن و خاموش می‌شوند.

زمان‌سنج‌ها انواع مختلفی دارند و به صورت روزانه یا هفتگی قابل برنامه‌ریزی هستند. یعنی می‌توان زمان‌سنج را طوری تنظیم کرد که در ساعت و روز مشخصی که به راحتی قابل تنظیم است وسائل برقی را روشن یا خاموش کند. این دستگاه‌ها در دو نوع آنالوگ و دیجیتالی ساخته می‌شوند. در شکل ۲-۲۱ یک نمونه زمان‌سنج هوشمند آنالوگ و یک نمونه زمان‌سنج هوشمند دیجیتالی نشان داده شده است.

☒ زمان‌سنج آنالوگ با استفاده از سلکتور و سوئیچ، و زمان‌سنج دیجیتالی از طریق دکمه‌های فشاری یا لمسی برنامه‌ریزی می‌شوند.

☒ شکل ۲-۲۲ یک نمونه زمان‌سنج دیجیتالی صنعتی را نشان می‌دهد. در این زمان‌سنج امکان تنظیم زمان به صورت روزانه یا هفتگی وجود دارد. از ویژگی‌های دیگر این زمان‌سنج، امکان نصب آن روی ریل در داخل تابلو برق است. در صورتی که جریان مصرف کننده زیاد باشد، باید از رله کمکی یا کنتاکتور در کنار دستگاه استفاده شود.

فیلم ۶



مواحِل اجرای کار:

۱- وسائل و ابزار مورد نیاز را انتخاب و آماده کنید.

۲- با مراجعه به دفترچه راهنمای زمان‌سنج دیجیتالی موجود در کارگاه، مشخصات آن را به فارسی ترجمه کرده و در جدول ۲-۳ بنویسید.

جدول ۲-۳- مشخصات زمان‌سنج دیجیتالی موجود در کارگاه از روی دفترچه راهنمای

۳- وظیفه هر کدام از کلیدهای زمان سنج که در شکل ۲-۲۳ رسم شده است را از روی دفترچه راهنمای مطالعه کرده و در جدول ۲-۴ بنویسید.

نکته

در صورتی که کلیدهای زمان سنجی که در اختیار شما گذاشته شده است با شکل ۲-۲۳ متفاوت است، جدول ۲-۴ را مطابق با زمان سنج موجود تغییر دهید.



جدول ۲-۴- وظیفه کلیدهای زمان سنج دیجیتالی



شکل ۲-۲۳- کلیدهای زمان سنج هوشمند

عملکرد	کلید
	Clock
	Timer
	ON/AUTO/OFF
	RANDOM
	WEEK
	HOUR
	MINUTE
	RES/RCL
	MASTER CLEAR

۴- دفترچه راهنمای مطالعه کنید و چگونگی تنظیم زمان سنج را به طور خلاصه بنویسید.

.....

.....

.....

.....

.....

۵- مدار زمان‌سنج دیجیتالی را مطابق شکل ۲-۲۴ و با رعایت استاندارد و نکات ایمنی، روی تابلو یا محل تعیین شده ببندید.



شکل ۲-۲۴- نحوه بستن مدار زمان‌سنج دیجیتالی

۶- در صورتی که میز کار شما به سامانه ارت مجهز است، با نظارت هنرآموز و استادکار کارگاه، مدار را سیم‌کشی کنید.

۷- در هفته‌ای که در آن قرار دارد، زمان و روز مربوطه را در دستگاه زمان‌سنج دیجیتالی تنظیم کنید.

۸- زمان‌سنج را طوری تنظیم کنید که ۵ دقیقه بعد از زمان تنظیم، لامپ روشن شود و پس از ۲ دقیقه روشن بودن، خاموش شود و این کار در همه روزهای هفته تکرار شود. به عنوان مثال فرض کنید که این آزمایش در ساعت ۱۱ صبح انجام می‌شود، زمان‌سنج را طوری تنظیم کنید که در ساعت ۱۱ و پنج دقیقه لامپ روشن و در ساعت ۱۱ و ۷ دقیقه خاموش شود.

۹- مدار را راهاندازی کنید و عملکرد مدار را آزمایش کنید.

۱۰- گزارش کوتاهی از فرایند اجرای کار و عملکرد مدار بنویسید.

با مراجعه به رسانه‌های مختلف درباره چگونگی تنظیم زمان در زمان‌سنج آنالوگ تحقیق کنید. در صورت قطع برق، اطلاعات زمان‌بندی ذخیره شده در زمان‌سنج چگونه حفظ می‌شود؟ شرح دهید.

پژوهش




تنظیم حسگر حرکتی PIR



هدف: کسب مهارت باز کردن، بستن و تنظیم حسگر حرکتی PIR
مواد، ابزار و تجهیزات: حسگر حرکتی PIR - لامپ - هواکش - کلید یک پل - ابزار عمومی برق - تابلوی کارگاهی رشته الکترونیک

■ حسگر حرکتی مادون قرمز غیر فعال (Passive infrared - PIR)

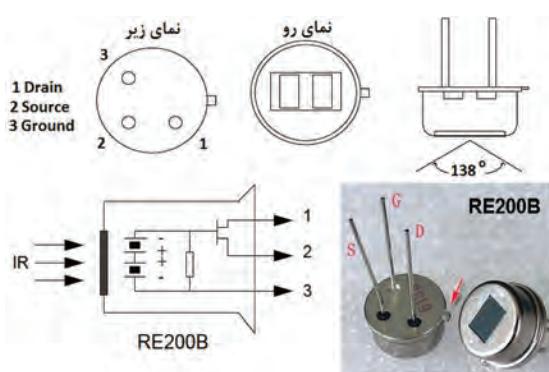

شکل ۲-۲۵- شکل ظاهری و ساختمان حسگر RE200.B

☒ حسگرهای حرکتی PIR با توجه به زاویه دید در انواع حسگر دیواری 140° درجه و 180° درجه و حسگر سقفی 360° درجه ساخته می‌شوند. در شکل ۲-۲۶ یک نمونه از حسگرهای ذکر شده را ملاحظه می‌کنید.

☒ حسگرهای تشخیص حرکت مادون قرمز غیر فعال (PIR) پرکاربردترین حسگرهای حرکتی به حساب می‌آیند. این حسگرها به دمای سطحی اشیاء حساس هستند و برای فعال شدن به منبع نور مادون قرمز نیاز ندارند. به همین دلیل به آنها حسگرهای مادون قرمز غیر فعال می‌گویند.

☒ اکثر حسگرهای PIR نسبت به اجسامی که به سمت آنها حرکت می‌کنند، حساسیت کمی دارند. بنابراین این حسگرها باید به گونه‌ای نصب شوند که حرکات احتمالی انجام شده عمود بر میدان دید حسگر باشد. همچنین نباید این حسگرها را در سطوحی که احتمال گرم شدن آن وجود دارد نصب کنند. نمای ظاهری و ساختمان حسگر مادون قرمز RE200.B را در شکل ۲-۲۵ ملاحظه می‌کنید.



پ) حسگر حرکتی سقفی 360°



ب) حسگر حرکتی دیواری 180°



الف) حسگر حرکتی دیواری 140°

شکل ۲-۲۶- انواع حسگر حرکتی PIR



شکل ۲-۲۷- مدار داخلی یک نمونه حسگر سقفی

- ☒ از بین این حسگرهای حسگر سقفی ۳۶۰ درجه بیشترین کاربرد را دارد و در کنترل روشنایی راه پله‌ها و پارکینگ‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. حسگر دیواری ۱۸۰ درجه نیز اغلب در مقابل درب ورودی ساختمان و برای تشخیص ورود افراد نصب می‌شود.
- ☒ در شکل ۲-۲۷ برد الکترونیکی یک نمونه حسگر سقفی نشان داده شده است. در این حسگر از حسگر نور LDR و حسگر حرکتی PIR استفاده شده است. همچنانی دو پتانسیومتر برای تنظیم زمان تأخیر رله خروجی و تشخیص میزان روشنایی محیط برای فعال کردن رله استفاده شده است.

مراحل اجرای کار:

- ۱- وسایل و قطعات مورد نیاز را انتخاب و آماده کنید.
- ۲- در جدول ۲-۵ قسمتی از دفترچه راهنمای حسگر حرکتی سقفی نشان داده شده در شکل ۲-۲۷ را مشاهده می‌کنید. مشخصات این حسگر را به فارسی ترجمه کرده و بنویسید.

جدول ۲-۵ ترجمه قسمتی از دفترچه راهنمای حسگر شکل ۲-۲۷

متن اصلی	ترجمه
360° Infrared Human Body Induction Switch PIR Motion Sensor Detector for Ceiling Lamp	
Specification:	
Working Voltage: AC 110V-250V 50-60Hz	
Connecting Mode: Input 220V, Output 220V	
Load Power: 800W	
Working Temperature: -20 °C - +50 °C	
Optically Controlled Range: 5 Lux ~ 500Lux ± 20%	
Time-Delay Range: 16~350 Secs ± 30%	
Induction Angle: 360° coning angle	
Induction Distance: 5-7m	

۳- راهنمای کاربرد حسگر حرکتی موجود در کارگاه را مطالعه کرده و مشخصات فنی آن را در جدول ۲-۶ بنویسید.

جدول ۲-۶-مشخصات فنی حسگر حرکتی موجود در کارگاه

	محدوده زمان تأخیر		ولتاژ کار
	زاویه آشکارسازی		توان خروجی
	فاصله آشکارسازی		دماهی کار
	ابعاد حسگر		محدوده کنترل نوری

۴- با استفاده از پیچ گوشته مناسب و ابزار دیگر مورد نیاز، با رعایت استانداردها و راهنمایی هنرآموز و استادکار کارگاه، حسگر PIR را باز کنید.

۵- مشخصات فنی قطعات مهم دستگاه که در جدول ۲-۷ ذکر شده است را پیدا کرده و در جدول بنویسید.

جدول ۲-۷-مشخصات قطعات مهم حسگر حرکتی موجود در کارگاه

	پتانسیومتر تنظیم PIR		حسگر PIR
	LDR		رله

۶- با توجه به اینکه ولتاژ ورودی حسگر ۷۲۰ برق شهر است، ولتاژ تغذیه مدار چگونه تأمین می شود؟ قطعاتی که در تأمین تغذیه نقش دارند را مشخص کرده و وظیفه هر یک را شرح دهید.

.....

.....

.....

.....

۷- بعد از اتمام کار، با دقیقت دستگاه را ببندید.

با استفاده از منابع مختلف مانند اینترنت، مدار داخلی یک نمونه حسگر PIR را پیدا کنید. سپس بخش های مختلف آن را مورد بررسی قرار داده و به طور خلاصه تشریح کنید. نتیجه را به کارگاه ارائه دهید.

پژوهش



کنترل روشنایی با حسگر حرکتی PIR



هدف: کسب مهارت در نصب و راهاندازی حسگر حرکتی PIR برای کنترل روشنایی و تهویه مواد، ابزار و تجهیزات: حسگر حرکتی PIR - لامپ - هواکش - کلید دوپل - ابزار عمومی برق - تابلوی کارگاهی رشته الکترونیک



فیلم طریقه نصب و راهاندازی حسگر حرکتی PIR را مشاهده کنید.



شکل ۲-۲۸- اتصال حسگر حرکتی به شبکه و لامپ



شکل ۲-۲۹- نحوه سیم‌کشی حسگر حرکتی PIR

مراحل اجرای کار:

- ۱- وسایل و قطعات مورد نیاز را انتخاب و آماده کنید.
- ۲- در شکل ۲-۲۸ چگونگی اتصال حسگر حرکتی به شبکه برق و مصرف‌کننده نشان داده شده است. وسایل مورد نیاز را مطابق شکل ۲-۲۸ بر روی تابلوی آموزشی یا هر مکان دیگر پیش‌بینی شده، چیدمان و نصب کنید.

در شکل ۲-۲۹ نحوه سیم‌کشی حسگر حرکتی بر روی تابلوی کارگاهی ساخته شده در کار عملی ۱ نشان داده شده است.

- ۳- با رعایت نکات ایمنی و با نظرارت هنرآموز کارگاه، در صورتی که تابلوی برق میز کار شما مجهز به سامانه‌های محافظت جان و زمین (ارت) است، دستگاه را به برق وصل کنید.


- ۴- عملکرد مدار را مطابق دفترچه راهنمای زمان تأخیر یک دقیقه تنظیم و آزمایش کنید.

- ۵- با استفاده از یک پیچ گوشی مناسب با دسته عایق و رعایت نکات ایمنی و با نظرارت مرتبی خود، زمان تأخیر را تغییر داده و عملکرد مدار را دوباره آزمایش کنید.

- ۶- برق مدار را قطع کنید و گزارش کوتاهی از عملکرد مدار بنویسید.




چه تغییری باید در مدار شکل ۲-۲۸ ایجاد کنیم تا در صورت نیاز بتوانیم سامانه کنترل هوشمند روشنایی را غیرفعال کنیم؟ نتیجه را به کارگاه ارائه دهید.

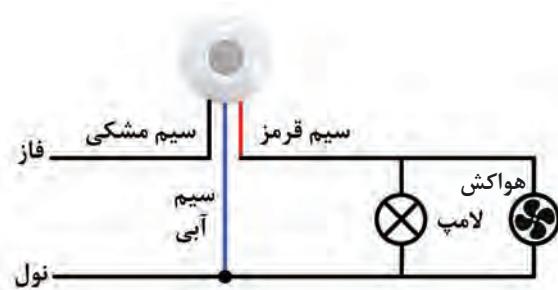

شکل ۲-۳۰- اتصال حسگر حرکتی به شبکه و لامپ و هواکش

- ۷- در سرویس‌های بهداشتی برای روشن کردن همزمان لامپ و هواکش، می‌توان هواکش را به طور موازی با لامپ قرار داد. بعد از قطع برق مدار، مطابق شکل ۲-۳۰ هواکش را با لامپ به طور موازی ببندید.
- ۸- با رعایت نکات ایمنی و با نظارت هنرآموز کارگاه، جریان برق را به مدار وصل کنید.
- ۹- مدار را مجددآزمایش کنید و عملکرد آن را ببینید.
- ۱۰- گزارش کوتاهی از عملکرد مدار بنویسید.

۱۱- گاهی اوقات لازم است که مدت زمان روشن بودن سامانه طولانی باشد. با توجه به محدود بودن زمان تأخیر حسگر، می‌توان سامانه را به صورت شکل ۲-۳۱ تغییر داد. در این سامانه، لامپ و هواکش توسط کلید توسعه شوند. با قطع کلید، بلا فاصله لامپ خاموش می‌شود ولی هواکش پس از مدت زمان تأخیری که توسط حسگر تنظیم شده است خاموش خواهد شد.

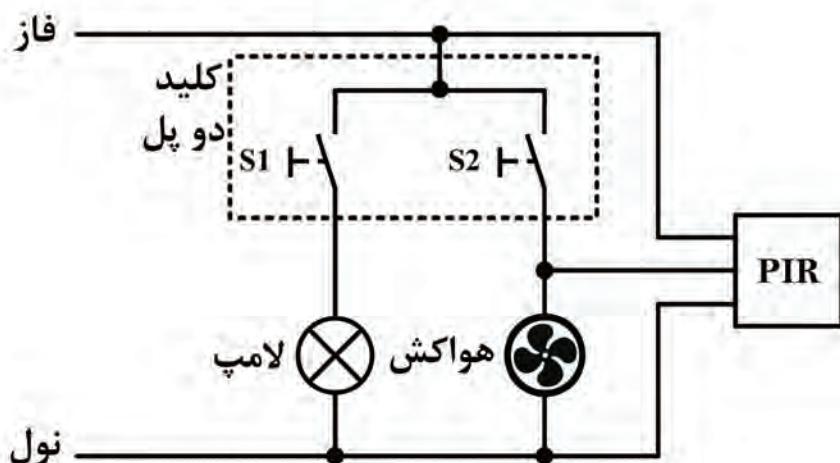

شکل ۲-۳۱- شمای مسیر جریان اتصال حسگر حرکتی

- ۱۲- وسایل مورد نیاز را مطابق شکل ۲-۳۱ بر روی تابلوی آموزشی چیدمان و نصب کنید.
- ۱۳- عملکرد مدار را مطابق دفترچه راهنمای زمان تأخیر یک دقیقه آزمایش کنید.
- ۱۴- با رعایت نکات ایمنی و استانداردهای تعریف شده و با نظارت هنرآموزان کارگاه، مدار را به برق وصل کنید.
- ۱۵- گزارش کوتاهی از عملکرد، مزایا و معایب مدار بنویسید.

اگر بخواهیم روشنایی راه پله و پارکینگ را هوشمند کنیم، ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه کدام است؟
نتیجه را در قالب یک گزارش تنظیم کرده و به کارگاه ارائه دهید.

بارش فکری



کنترل کننده هوشمند روشنایی با میکروکنترلر AVR و ماژول حسگر حرکتی HC-SR501

کار عملی ۶



هدف: کسب مهارت راهاندازی مدار کنترل کننده هوشمند روشنایی به کمک میکروکنترلر.
مواد، ابزار و تجهیزات: ماژول رله ۵ ولتی یا قطعات مربوط به آن - ماژول حسگر حرکتی HC-SR501 - میکروکنترلر ATMEGA32 - پروگرامر - رایانه - نرم‌افزارهای مورد نیاز - لامپ - ابزار عمومی برق

■ ماژول حسگر مادون قرمز HC-SR501

☒ ماژول HC-SR501 یک ماژول ارزان قیمت و قابل تنظیم برای تشخیص حرکت در محیط است که در آن از حسگر حرکتی PIR استفاده شده است. اندازه کوچک و طراحی فیزیکی این ماژول این امکان را می‌دهد که به راحتی بتوانیم از آن در پروژه‌ها استفاده کنیم.

☒ خروجی این حسگر تشخیص حرکت می‌تواند مستقیماً به یکی از پایه‌های میکروکنترلر متصل شود. در صورت تشخیص هر نوع حرکتی توسط حسگر، مقدار ولتاژ این پایه در سطح منطقی یک قرار می‌گیرد. دو پتانسیومتر موجود بر روی برد این امکان را می‌دهد تا بتوانیم حساسیت و زمان تأخیر پس از تشخیص یک حرکت را تنظیم کنیم.

☒ در شکل ۲-۳۲ ماژول حسگر حرکتی HC-SR501 نشان داده شده است.


HC-SR501 عبارت اند از:

- چند کاربرد حسگر حرکتی
- سامانه های امنیتی و ساخت دزدگیر
- روش نمودن چراغ های منازل، پارکینگ و راه پله به صورت هوشمند و بر اساس تشخیص حرکت
- کنترل و اتوماسیون هوشمند
- سیستم های هشدار
- درهای اتوماتیک
- نورپردازی هوشمند


برخی مشخصات مژول HC-SR501 عبارت اند از:

- حساسیت و زمان تأخیر قابل تنظیم
- ولتاژ تغذیه: ۵ تا ۲۰ ولت DC
- مسافت تحت پوشش: ۳ تا ۷ متر قابل تنظیم
- زاویه دید: ۱۲۰ درجه
- زمان انتظار برای تشخیص حرکت بعدی: ۰/۳ ثانیه تا ۱۸ ثانیه

برد مدار چاپی مژول حسگر حرکتی HC-SR501 در شکل ۲-۳۳ نشان داده شده است.

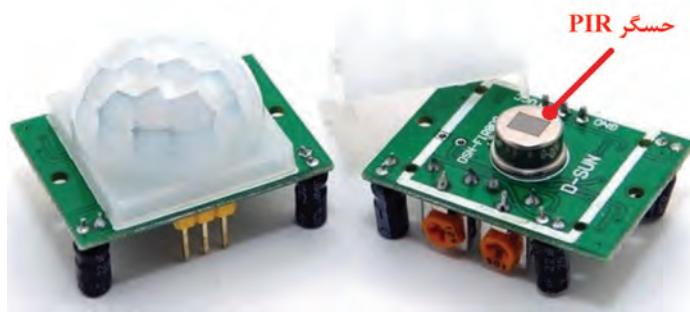

شکل ۲-۳۲- مژول حسگر حرکتی HC-SR501

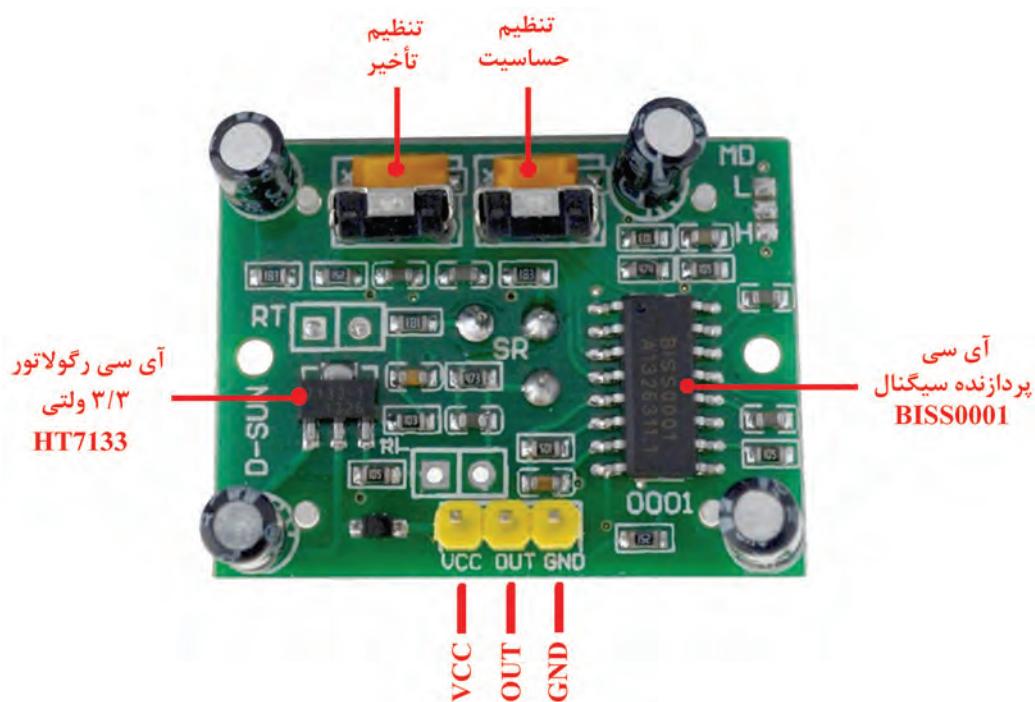

شکل ۲-۳۳- برد مدار چاپی مژول حسگر حرکتی HC-SR501

پژوهش



با مراجعه به رسانه‌های مختلف، چند نمونه دیگر حسگر مادون قرمز (PIR) دیگر را بیابید. مشخصات آنها را استخراج و در یک جدول، با هم مقایسه کنید. نتیجه را در قالب یک گزارش به کارگاه ارائه دهید.

مراحل اجرای کار:

۱- مژول حسگر حرکتی HC-SR501 را تهیه کنید.

نکته



چنانچه مژول ذکر شده را در اختیار ندارید، می‌توانید از انواع دیگر مژول حسگر مادون قرمز که مشخصات مشابهی دارند استفاده کنید.

- ۲- در جدول ۲-۸ قسمتی از دفترچه راهنمای یک نمونه مژول حسگر حرکتی HC-SR501 که در شکل ۲-۳۲ نشان داده شده است را مشاهده می‌کنید. مشخصات این حسگر را به فارسی ترجمه کرده و بنویسید.

جدول ۲-۸- ترجمه قسمتی از دفترچه راهنمای حسگر حرکتی نشان داده شده در شکل ۲-۳۲

متن اصلی	ترجمه
HC-SR501 (DSN-FIR800) Human presence sensor detects the presence of a moving human (& large animal) bodies in a wide field of viewing angle.	
PIR Detectors are commonly used in Security systems and Automation.	
The module has 3.3v Logic level output and can be used directly with Arduino and similar various MCU development boards and robotics projects.	
This is an easy, simple to use Passive IR (PIR) sensor – it only needs a single I/O pin on a microcontroller. or can be easily interfaced with relay or output transistor to control various loads eg: lamps, motors etc...	
Working voltage: 4.5V to 20V Output: High: 3.3V, Low: 0V Detection angle: Approximately 120 degrees Range: Adjustable, up to 7m Trigger modes: L unrepeatable trigger / H repeatable trigger Dwell time: (Stay-ON time) adjustable between 5-300 Seconds. Operating Temperature: -20 – +80 Degrees C. PCB Dimensions: 33x25mm, 14mm High not including the Lens; Lens: 11mm high, 23mm Diameter. Weight: 6g	


۳- راهنمای کاربرد مژول حسگر حرکتی HC-SR501 را مطالعه کرده و مشخصات فنی آن را به طور خلاصه در سه سطر بنویسید.

۴- با توجه به برد مدار چاپی مژول ۱ HC-SR501 موجود در کارگاه (مشابه شکل ۲-۳۳)، قطعات مهم مژول را پیدا کنید و مشخصات فنی آنها را به طور خلاصه در جدول ۲-۹ بنویسید.

جدول ۲-۹- قطعات مهم مژول

مشخصات قطعه	نام قطعه

۵- مدار شکل ۲-۳۴ را بر روی برد بیندید.

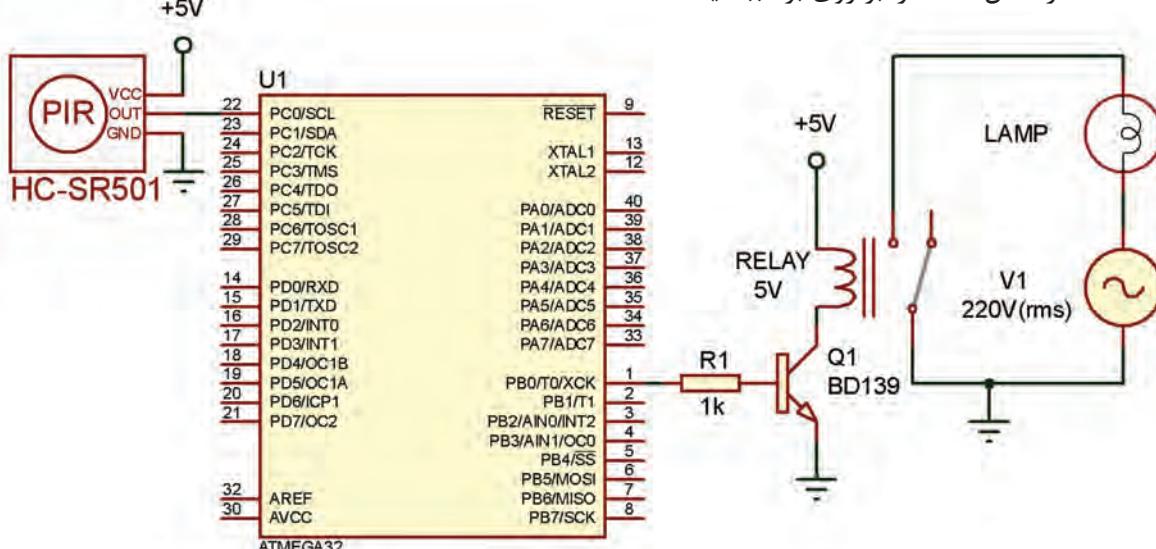

شکل ۲-۳۴- نقشه الکترونیکی اتصال مژول HC-SR501 به میکروکنترلر

- ۶- برنامه نرم افزاری کنترل هوشمند روشنایی با مژول HC-SR501 که در کتاب همراه هنر جو آمده است را بر روی میکرو کنترلر پروگرام کنید.
- ۷- ولتاژ تغذیه را به مدار وصل کنید.
- ۸- عملکرد مدار را آزمایش کنید. آیا با عبور فرد از مقابل حسگر، لامپ روشن می شود؟ چرا؟
- ۹- گزارش کوتاهی از عملکرد مدار بنویسید.

کار عملی ۷



کنترل از راه دور روشنایی با استفاده از امواج رادیویی (RF)

هدف: کسب مهارت در راه اندازی مدار کنترل از راه دور روشنایی به کمک امواج RF
مواد، ابزار و تجهیزات: سامانه ریموت کنترل ۴ کاناله - لامپ کم مصرف یا لامپ LED - سرپیچ - ابزار عمومی برق - تابلوی کارگاهی رشته الکترونیک

■ کلید کنترل از راه دور رادیویی:

با استفاده از امواج رادیویی و به کمک یک دستگاه کنترل از راه دور می توان تعداد زیادی از وسایل برقی را که در محل های مختلفی قرار دارند، از جمله انواع لامپ ها، وسایل سرمایشی و گرمایشی، انواع شیرهای برقی و دیگر تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی را کنترل کرد. در شکل ۲-۳۵ یک نمونه قطعات سامانه کنترل از راه دور ۴ کاناله نشان داده شده است.



شکل ۲-۳۵- یک نمونه دستگاه کنترل از راه دور ۴ کاناله

فیلم طریقه راهاندازی یک سامانه ریموت کنترل را مشاهده کنید.



- برخی مشخصات یک نمونه سامانه ریموت کنترل عبارت اند از:
- حداکثر توان خروجی هر یک از گیرندها: W ۱۰۰ برای لامپ‌های رشته‌ای و W ۳۰۰ برای لامپ‌های کم مصرف
- بدون تداخل فرکانس بر روی سوئیچ‌ها
- ولتاژ ورودی: برق شهری VAC ۲۶۰-۲۲۰ V
- دمای کارکرد: کمتر از ۸۵ درجه حرارت
- استفاده از فناوری وايرلس (بی‌سیم)
- بُرد ریموت کنترل ۳۰ تا ۴۰ متر

مراحل اجرای کار:


- ۱- یک دستگاه سامانه ریموت کنترل ۴ کاناله تهیه کنید.
- ۲- در جدول ۲-۱۰ قسمتی از دفترچه راهنمای یک نمونه سامانه ریموت کنترل ۴ کاناله که در شکل ۲-۳۵ نشان داده شده است را مشاهده می‌کنید. مشخصات این حسگر را به فارسی ترجمه کرده و بنویسید.

جدول ۲-۱۰- قسمتی از دفترچه راهنمای سامانه ریموت کنترل نشان داده شده در شکل ۲-۳۵

متن اصلی	ترجمه
Product Name:four way remote control switch Contains a remote transmitter, a remote control receiver, a12V 23A large capacity battery, a remote control emitter base	
Input voltage: AC180V-240V 50Hz/60Hz	
Remote control range: indoor greater than 25 meters to 100 meters; outdoorspace	
Load power: 1- The resistive load: the largest single output power of 1000W (such as ordinary incandescent lamp, bulb); 2- Perceptual load: the largest single output power of 300W (such as with ballast type energy-saving lamp, bracket, ceiling lamps and small appliances etc.).	

۳- راهنمای کاربرد سامانه ریموت کنترل ۴ کاناله‌ای که در اختیار شما قرار داده شده است را مطالعه کرده و مشخصات فنی آن را به‌طور خلاصه در سه سطر بنویسید.

۴- در شکل ۲-۳۶ سیم‌کشی یک کanal از گیرنده‌های کنترل از راه دور چهار کanalه (با چهار گیرنده و چهار مصرف‌کننده) رسم شده است. با استفاده از برگه راهنمای ریموت کنترل موجود در آزمایشگاه، نقشه راهنمای آن را در محل تعیین شده در شکل ۲-۳۷ ترسیم کنید.

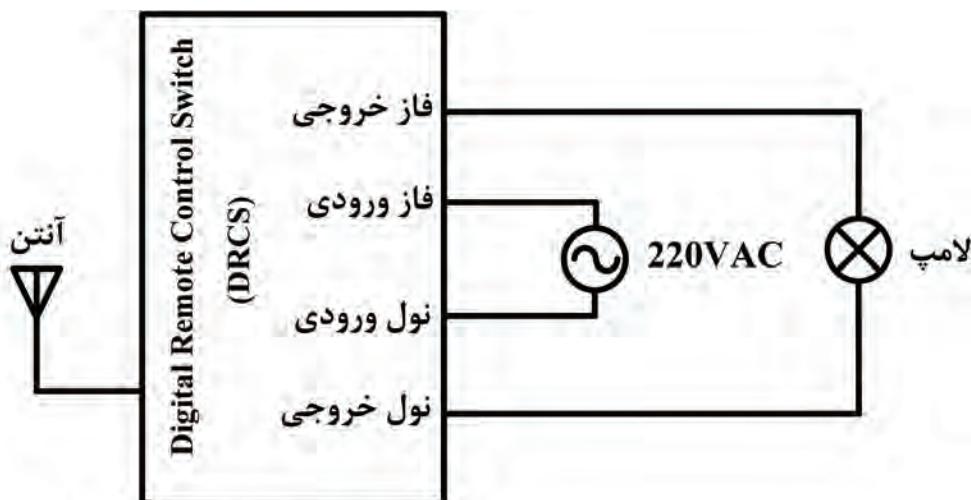

شکل ۲-۳۶- اتصال مژول گیرنده کنترل از راه دور RF به لامپ




شکل ۲-۳۷- محل ترسیم نقشه سیم‌کشی مژول گیرنده کنترل از راه دور RF

۵- دستگاه‌های گیرنده‌ای که در اختیار شما قرار داده شده، و لامپ‌ها را بر روی تابلوی مجهر به کلید FI یا هر فضای دیگری که برای شما تعیین شده است، با رعایت تمام استانداردها و کلیه نکات ایمنی، طبق شکل ۲-۳۶ نصب کنید.

۶- در صورتی که میز کار شما مجهر به سامانه ارت و کلید محافظت جان است، با نظارت هنرآموز و استاد کار کارگاه مدار را سیم‌کشی کنید.

در شکل ۲-۳۸ نحوه سیم‌کشی مدار کنترل از راه دور روشنایی بر روی تابلوی کارگاهی نشان داده شده است.

۷- مدار را راهاندازی کرده و عملکرد آن را مشاهده کنید.

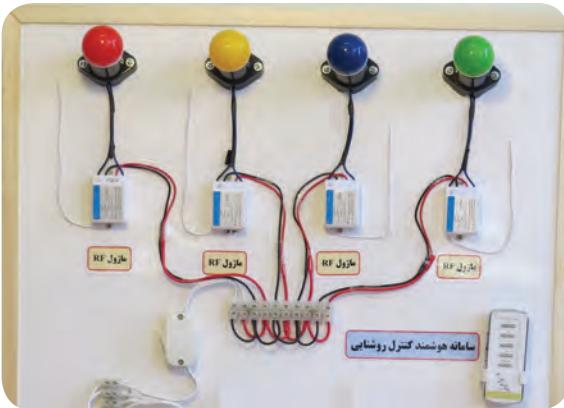

شکل ۲-۳۸- نحوه سیم‌کشی مدار کنترل از راه دور روشنایی

۸- گزارش کوتاهی از عملکرد مدار بنویسید.

الگوی پرسش

۱- با افزایش نور، مقاومت LDR افزایش می‌یابد.

صحیح غلط

۲- چرا نباید فتوسل در نزدیکی لامپ نصب شود؟

۳- پنج نمونه از کاربردهای زمان‌سنج هوشمند را بنویسید.

۴- در صورتی که جریان مصرف کننده زیاد باشد، باید از..... در کنار دستگاه زمان‌سنج استفاده شود.

۵- حسگرهای مادون قرمز به حساس هستند و برای فعل شدن به منبع نور مادون قرمز نیاز.....

۶- حسگرهای PIR باید به گونه‌ای نصب شوند که حرکت جسم متحرک موازی با میدان دید حسگر باشد.

صحیح غلط

۷- زاویه دید حسگر حرکتی HC-SR501 چند درجه است؟

الف) ۱۲۰ ب) ۱۴۰ پ) ۱۸۰ ت) ۳۶۰

۸- محدوده بُرد ریموت کنترل رادیویی سامانه کلید کنترل از راه دور چند متر است؟

■ کنترل هوشمند دما

- ☒ سامانه‌های سرمایشی و گرمایشی علاوه بر اینکه نقش مهمی در ایجاد فضای باطرافت و تولید هوای مطبوع دارند، اصلی ترین مصرف کنندگان انرژی در ساختمان هستند. حدود ۶۵ درصد از انرژی مصرفی ساختمان به تجهیزات تهویه مطبوع (HVAC - Heating, Ventilating and Air Conditioning) اختصاص دارد. عدم مدیریت صحیح در استفاده از این سامانه‌ها، علاوه بر مصرف انرژی زیاد و ناکارآمد کردن آنها، باعث صرف هزینه‌های زیادی جهت تعمیر و نگهداری می‌شود.
- ☒ استفاده از سامانه‌های کنترل دما در خانه‌های هوشمند، به صورت کنترل دستی یا برنامه‌ریزی شده قابل اجرا است.
- ☒ سامانه هوشمند با ارائه گزارش از دمای نقاط مختلف ساختمان، سبب کنترل دما شده و فرمان‌های لازم را جهت خاموش و روشن کردن دستگاه‌ها می‌دهد.
- ☒ در سامانه هوشمند این امکان وجود دارد که اگر یکی از پنجره‌ها باز مانده باشد، به شما هشدار دهد و اگر شما توجهی به هشدارها ننمایید، سامانه به طور خودکار خاموش می‌شود. در سامانه‌های سنتی این امکان وجود ندارد.
- ☒ با استفاده از سامانه کنترل هوشمند دما، شما می‌توانید مدتی قبل از ورود به ساختمان، سامانه تهویه را فعال کنید تا در هنگام ورود به ساختمان، دمای محیط مناسب با خواست و سلیقه شما باشد.

پژوهش



در سامانه‌های گرمایشی و سرمایشی منزل شما چگونه انرژی هدر می‌رود؟ پیشنهادهای خود را برای کاهش تلفات انرژی در این سامانه‌ها بنویسید و به کارگاه ارائه دهید.

کار عملی ۸



کنترل کننده هوشمند کولر آبی

هدف: کسب مهارت در راهاندازی ترموموستات هوشمند کولر آبی
مواد، ابزار و تجهیزات: ترموموستات هوشمند کولر آبی - موتور کولر آبی - پمپ آب کولر - ابزار عمومی برق -
تابلوی کارگاهی رشتہ الکترونیک

■ ترموموستات کولر آبی

ترموستات کولر آبی، برای کنترل عملکرد کولر آبی به منظور تنظیم دمای محیط به کار می‌رود. این کنترل علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف آب و برق و هزینه استهلاک و تعمیرات، دمای محیط را ثابت نگه می‌دارد و سبب آسایش کاربران می‌شود.
ترموستات دارای کلیدهای کنترل دمای محیط، دور تند و کند، پمپ و روشن - خاموش است و به راحتی می‌تواند جایگزین کلیدهای دائمی کولرهای آبی شود.

نکته



محل نصب ترموموستات باید در مسیر مستقیم باد کولر قرار گیرد، زیرا بر عملکرد صحیح ترموموستات تأثیر می‌گذارد.



شکل ۲-۳۹- ترموستات هوشمند کولر آبی

در شکل ۲-۳۹ یک نمونه کلید هوشمند کولر آبی را نشان می‌دهد.

☒ برخی از مزایای سامانه کنترل کولر آبی به شرح زیر است:

□ صرفه‌جویی ۲۰ درصدی در مصرف آب و برق

□ طراحی زیبا و عملکرد آسان

□ نصب آسان، بدون تغییر در سیم‌کشی کلید کولر و قابل جایگزینی با کلیدهای معمولی

□ کنترل هوشمند دما، به‌طوری که با گرم یا خنک شدن هوا، به‌صورت خودکار با توجه به نیاز مصرف کننده، کولر را خاموش یا روشن می‌کند.

☒ کلید هوشمند کولر آبی دارای یک دستگاه کنترل از راه دور (ریموت کنترل) است. با استفاده از ریموت کنترل می‌توانیم کولر را روشن یا خاموش کنیم یا دور کولر را کم یا زیاد کنیم. تایмер داخلی کولر امکان خاموش یا روشن شدن کولر به‌طور خودکار در زمان دلخواه پس از خواب را فراهم می‌کند. همچنین این امکان وجود دارد که قبل از ورود به منزل کولر روشن شود.

مراحل اجرای کار:


۱- وسایل و قطعات مورد نیاز را انتخاب و آماده کنید.

نکته

در صورتی که موتور و پمپ آب کولر در اختیار ندارید، می‌توانید از سه عدد لامپ برای شبیه‌سازی عملکرد کولر در حالت‌های کند و تندر و نیز پمپ آب استفاده کنید.




۲- راهنمای کاربرد کلید هوشمند کولر آبی را مطالعه کنید و مشخصات فنی آن را به‌طور خلاصه در سه سطر بنویسید.

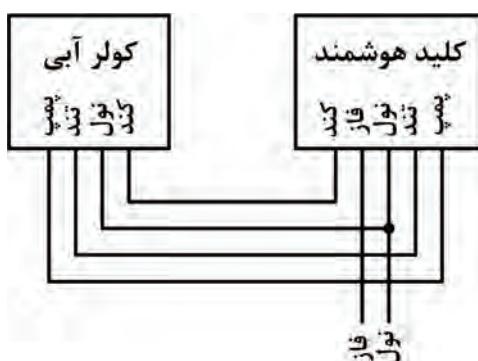

شکل ۲-۴۰- نحوه سیم‌کشی کلید هوشمند

۳- در شکل ۲-۴۰ چگونگی سیم‌کشی کلید هوشمند کولر آبی نشان داده شده است. وسایل مورد نیاز را بر روی تابلوی آموزشی و یا هرفضای دیگری که برای شما پیش‌بینی شده است، طبق استاندارد و با رعایت نکات ایمنی چیدمان و نصب کنید.

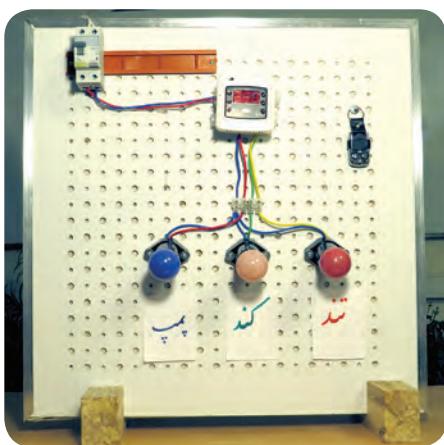

شکل ۲-۴۱- نحوه سیم‌کشی کلید هوشمند کولر آبی

در شکل ۲-۴۱ نحوه سیم‌کشی کلید هوشمند کولر آبی بر روی تابلوی کارگاهی نشان داده شده است. در این تابلو از سه عدد لامپ برای شبیه‌سازی عملکرد کولر استفاده شده است.

۴- در صورتی که میز کار شما مجهز به سامانه ارت و کلید محافظه جان است، با نظارت هنرآموز و استاد کار کارگاه برق را به مدار وصل کنید.

۵- بررسی عملکرد مدار در حالت ترموموستات: کلید هوشمند را می‌توانید طوری تنظیم کنید که با رسیدن به دمای مشخصی، کولر خاموش یا روشن شود. به این حالت، حالت ترموموستات می‌گویند.

۶- دفترچه راهنمای کلید هوشمند را مطالعه کرده و کلید را در حالت ترموموستات تنظیم کنید به طوری که بعد از فعال کردن حالت ترموموستات، در دمای ۲۹ درجه سانتی‌گراد کولر روشن، و در دمای ۲۷ درجه سانتی‌گراد کولر خاموش شود.

۷- کولر را راهاندازی کنید و عملکرد آن را در حالت ترموموستات مورد آزمایش قرار دهید.

۸- چگونگی تنظیم کلید هوشمند در حالت ترموموستات و همچنین گزارش کوتاهی از عملکرد مدار بنویسید.

۹- بررسی عملکرد مدار در حالت تایمر:

کلید هوشمند را می‌توانید طوری تنظیم کنید که در زمان مشخصی اگر کولر خاموش است، روشن و اگر روشن است، خاموش شود.

۱۰- دفترچه راهنمای کلید هوشمند را مطالعه کرده و کلید را در حالت تایمر تنظیم کنید به طوری که ۲ دقیقه بعد از فعال کردن حالت تایمر، اگر کولر خاموش است روشن، و اگر روشن است خاموش شود.

۱۱- کولر را راهاندازی کنید و عملکرد آن را در حالت تایمر مورد آزمایش قرار دهید.

۱۲- گزارش کوتاهی از چگونگی تنظیم کلید هوشمند در حالت تایمر و تایمر چرخشی و همچنین عملکرد مدار بنویسید.

- ☒ بررسی عملکرد مدار در حالت تایمر چرخشی:
کلید هوشمند کولر را می‌توانید طوری تنظیم کنید که در فاصله زمانی مشخصی کولر به صورت چرخشی روشن و خاموش شود. به این حالت، تایمر چرخشی می‌گویند.
- ۱۱- دفترچه راهنمای کلید هوشمند را مطالعه کرده و کلید را در حالت تایмер چرخشی تنظیم کنید به طوری که بعد از فعال کردن حالت تایمر چرخشی، به طور چرخشی و متناوب، کولر ۲ دقیقه روشن و ۴ دقیقه خاموش شود.
- ۱۲- کولر را راه اندازی کنید و عملکرد آن را در حالت تایمر چرخشی مورد آزمایش قرار دهید.
- ۱۳- گزارش کوتاهی از چگونگی تنظیم کلید هوشمند در حالت تایمر چرخشی و همچنین عملکرد مدار بنویسید.

کار عملی ۹



تنظیم مازول دما سنج و ترمومتر دیجیتال WX-101W


هدف: کسب مهارت در استفاده از دفترچه راهنمای مازول ترمومتر دیجیتال WX-101W و تنظیم آن
مواد، ابزار و تجهیزات: مازول ترمومتر دیجیتال WX-101W ابزار عمومی برق - تابلوی کارگاهی رشته الکترونیک

نکته



چنانچه این نوع مازول را در اختیار ندارید، می‌توانید از مازول‌های دیگری که در بازار استفاده کنید.

- **ویژگی‌های مازول WX-101W:**
- ☒ در مازول WX-101W از حسگر NTC استفاده شده است. این مازول ضمن سنجش دمای محیط توانایی کنترل دما با استفاده از رله داخلی را دارد. لذا می‌توان از آن برای فرمان مستقیم به فن یا هیتر استفاده کرد.
- ☒ از آنجایی که حسگر به کار رفته در این مازول به صورت ضد آب ساخته شده است، می‌توانیم از آن جهت سنجش و کنترل دمای آب هم استفاده کنیم.
- ☒ این مازول با ولتاژ ۱۲ ولت DC کار می‌کند و قادر است تا ۲۰ آمپر جریان را قطع و وصل نماید.
- ☒ در شکل ۲-۴۲ مازول دما سنج و ترمومتر دیجیتال WX-101W نشان داده شده است.
- ☒ برخی مشخصات مازول WX-101W عبارت‌اند از:
- نمایش و کنترل دما از ۹/۹-۹/۹۹ درجه سانتی گراد
 - نمایش و کنترل دما با دقت یک دهم درجه سانتی گراد

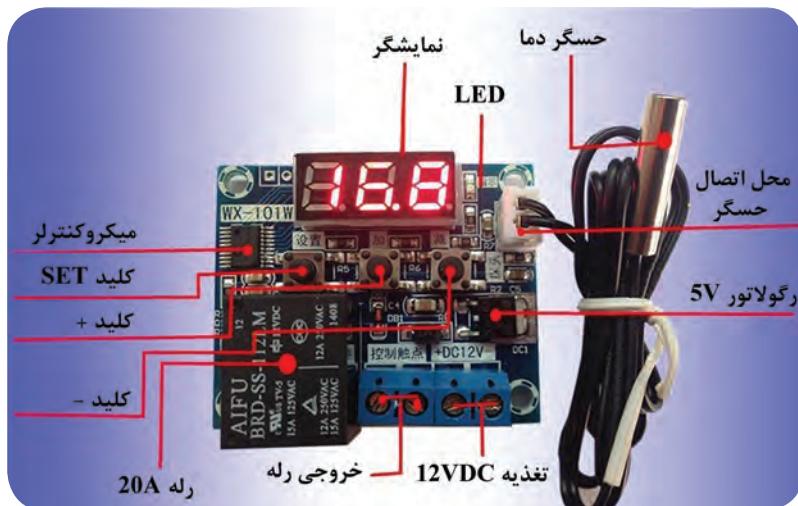

شکل ۲-۴۲- مژول WX-101W و اجزای آن

- دارای حسگر ضد آب (قابل استفاده برای کنترل دمای آب)
- قابلیت انتخاب حالت گرمایشی و سرمایشی برای کنترل وسایل سرمایا و گرمایزا
- قابلیت کالیبراسیون و تنظیم دما منسج مازول با استفاده از دما منسج استاندارد اجزای اصلی مژول WX-101W عبارت اند از:
- میکرو کنترلر STM8S003F3P6
- حسگر کنترل دمای NTC با مقاومت $10\text{k}\Omega$ که دارای کابلی به طول حدود ۵۰ سانتی‌متر با روکش فلزی است.
- سه کلید برای تنظیم ترموستات، که شامل کلیدهای «SET»، «+» و «-» برای کم و زیاد کردن دما است.
- نمایشگر سون سگمنت ۳ رقمی
- دو ترمینال ۲ پین، یکی برای رله (K₀ و K₁)، و دیگری برای تغذیه ۱۲ ولت و GND.
- رله ۱۲ ولت ۲۰ آمپری برای قطع و وصل جریان دستگاه‌های خنک کننده، فن و پمپ.
- رگولاتور ۵ ولتی
- نمایشگر LED نشان‌دهنده عملکرد رله

فیلم طریقه تنظیم و راهاندازی مژول ترموستات دیجیتال WX-101W را مشاهده کنید.

فیلم ۹



مراحل اجرای کار:

- ۱- مژول WX-101W را در اختیار بگیرید.
- ۲- در جدول ۲-۱۱ قسمتی از دفترچه راهنمای مژول WX-101W را می‌بینید. محتوای آن را ترجمه کنید.

جدول ۱۱-۲- ترجمه قسمتی از دفترچه راهنمای مژول WX-101W

متن اصلی	ترجمه
<p>Temperature controller with WX-101W external control relay</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Range of measured and adjustable temperature (probe): -9.9 ° C to +99.9 ° C. ● CPU board operating temperature: -40 ° C to +80° C. ● Supply voltage: 12V ● Consumption: 50mA / 80mA with relay included ● Four modes of operation ● Manages a power relay for external control ● Indication for relay on ● Display for visual control and mode adjustment ● Keeps the settings made after dropping the supply voltage ● Length of the probe cable: 0.48 meters 	
<p>Operating modes:</p> <p>Set desired temperature:</p> <p>Use the three buttons below the display: left (set) , middle (+) , right (-).</p> <p>After switching on the module, the current temperature of the thermocouple is displayed.</p> <p>Press the (+) and (-) buttons to set a desired temperature of 0.1 ° C to trigger the relay.</p> <p>The temperature flashes while the temperature is set.</p> <p>Confirm the set temperature by pressing the (set) button once.</p>	


۳- راهنمای کاربرد مژول ترمومتر دیجیتال WX-101W را که در اختیار دارید مطالعه کرده و مشخصات فنی آن را به طور خلاصه در سه سطر بنویسید.

بیو دمان دوم: نصب و راه اندازی سامانه های هوشمند کنترل ساختمان

۴- مازول W_{10} -WX را مطابق شکل ۴-۲ به ولتاژ تغذیه V_7 وصل کنید. در این حالت ترمومتر دمای محیط را نشان ممدهد.

۵- با استفاده از کلیدهای «+» یا «-» دمای ترموستات را بر روی ۲۵ درجه سانتی گراد تنظیم کنید. سپس پرای تأیید، کلید «SET» را فشار دهید. گزارش کوتاهی، از عملکرد دستگاه بتوانید.

چگونگی تنظیم مازول W_{10-1} در کتاب همراه هنر جو توضیح داده شده است.

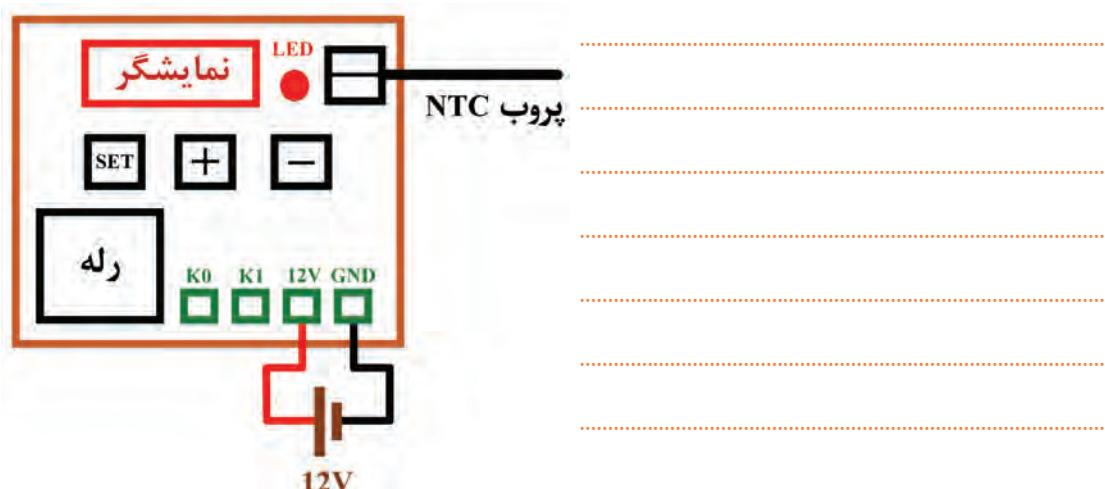

شکا ۲-۴۳- اتصال منع تغذیه به مازو، W-1.1W

۶- ابتدا اتصال پروب حسگر به مازول را جدا کرده و پیامی که در این حالت نمایشگر نشان می‌دهد را بنویسید. سپس محل اتصال پروب به مازول را به وسیله یک سیم، اتصال کوتاه کنید و پیامی را که در این حالت نمایشگر نشان می‌دهد بنویسید. سپس، در مورد نتایج بحث کنید.

کنت ا. هوشمند دما با ماشه، دماسنجه و ت موستات دیجیتا، W-X-1:1




هدف: کسب مهارت در راه اندازی مازول ترموستات دیجیتال WX_101W


مواد، ابزار و تجهیزات: مازول ترموستات دیجیتال WX_101W - پنکه - ابزار عمومی برق - تابلوی کارگاهی، رشته الکترونیک

مواحل اجرای کار:

- ۱- وسایل و قطعات مورد نیاز را در اختیار بگیرید.
- ۲- وسایل مورد نیاز را مطابق شکل ۲-۴۴ بر روی تابلوی آموزشی و یا هر فضای دیگری که برای شما پیش‌بینی شده است، طبق استاندارد و با رعایت نکات ایمنی چیدمان و نصب کنید.
- در شکل ۲-۴۵ نحوه سیم‌کشی مژول دماسنج WX-۱۰۱W بر روی تابلوی کارگاهی نشان داده شده است.
- ۳- در صورتی که میز کار شما مجهز به سامانه ارت و کلید محافظه جان است، با نظارت هنرآموز و استاد کار کارگاه، برق را به مدار وصل کنید.

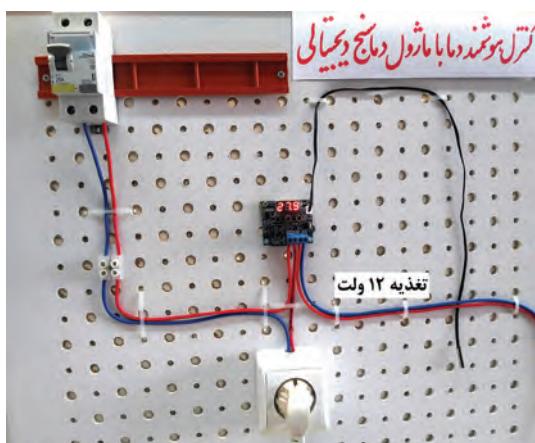

شکل ۲-۴۵ نحوه سیم‌کشی مژول دماسنج WX-۱۰۱W

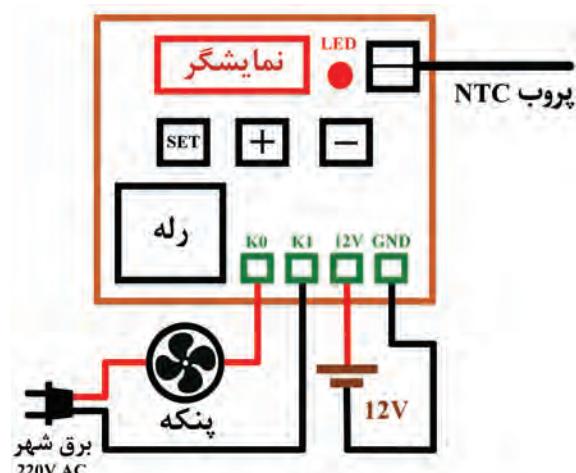

شکل ۲-۴۴ اتصال منبع و فن به WX-۱۰۱W

- ۴- پارامترهای مژول را مطابق جدول ۲-۱۲ تنظیم کنید.

جدول ۲-۱۲- تنظیم پارامترهای مژول WX-۱۰۱W

پارامتر	مقدار تنظیم شده
دمای ترمومترات	۲۹ درجه سانتی گراد
F-۱ (سرمایشی/گرمایشی)	سرمایشی (CC)
F-۲ (اختلاف دما آغاز به کار)	۲ درجه سانتی گراد
F-۳ (پارامتر کالیبراسیون)	مقدار پیش‌فرض (صفر درجه)
F-۴ (تأخیر آغاز به کار)	مقدار پیش‌فرض (صفر)

۵- با توجه به جدول، پارامتر F_1 در حالت سرمایشی (CC) و دمای ترموستات بر روی دمای ۲۹ درجه سانتی گراد تنظیم شده است. در نتیجه اگر دمای محیط از ۲۷ درجه سانتی گراد بیشتر شود، پنکه روشن شده و هوا را خنک می کند. همچنین به خاطر اینکه پارامتر F_2 روی ۲ درجه سانتی گراد تنظیم شده است، هرگاه دمای محیط کمتر از ۲۷ درجه سانتی گراد شود ($29 - 2 = 27$)، پنکه خاموش خواهد شد. برای گرم کردن حسگر می توانید از لامپ رشته ای ۱۲ ولتی خودرو یا از گرمایی دستان خود استفاده کنید.

۶- گزارشی از عملکرد مدار بنویسید.

۶- پارامتر F_4 (تأخير آغاز به کار رله) را بر روی یک دقیقه تنظیم کنید و مجدداً مدار را راه اندازی کنید.

۷- گزارشی از عملکرد مدار در این حالت بنویسید.

۸- مقادیر پارامترهای F_1 , F_2 , F_4 را به دلخواه خود تغییر داده و مجدداً مدار را راه اندازی کنید. مراحل را آنقدر تکرار کنید تا کاملاً بر عملکرد مازول مسلط شوید.

هنگامی که پارامتر F_1 را در حالت گرمایشی (HH) قرار می دهید، از یک بخاری برقی به عنوان وسیله گرم کننده در خروجی رله استفاده کنید.

نکته



کار عملی ۱۱



کنترل کننده هوشمند دما با میکروکنترلر AVR و حسگر دمای LM۳۵

هدف: کسب مهارت در راه اندازی مدار کنترل کننده هوشمند دما به کمک میکروکنترلر.
مواد، ابزار و تجهیزات: مازول رله ۵ ولتی یا قطعات مربوط به آن - حسگر دمای LM۳۵ یک عدد - کلید شستی کوچک سه عدد - فن ۱۲ ولتی - میکروکنترلر ATMEGA۳۲ - نمایشگر LCD ۱۶×۲ - پروگرامر - رایانه - نرم افزارهای مورد نیاز - ابزار عمومی برق


■ حسگر دمای LM۳۵

☒ حسگر دمای LM۳۵ یکی از پر کاربرد ترین حسگرهای دمای موجود در بازار است و خروجی آن به صورت آنالوگ است.

۱۰ میلی ولت ولتاژ خروجی آن تغییر می کند.

☒ این حسگر قادر است تا محدوده دمایی ۵۵-۱۵۰ درجه سانتی گراد را اندازه گیری کند. ولتاژ خروجی حسگر، بین ۵۵/۰-۱/۵ ولت است.

☒ در شکل ۲-۴۶ نقشه الکترونیکی کنترل کننده هوشمند دما با میکروکنترلر AVR و حسگر LM35 رسم شده است.

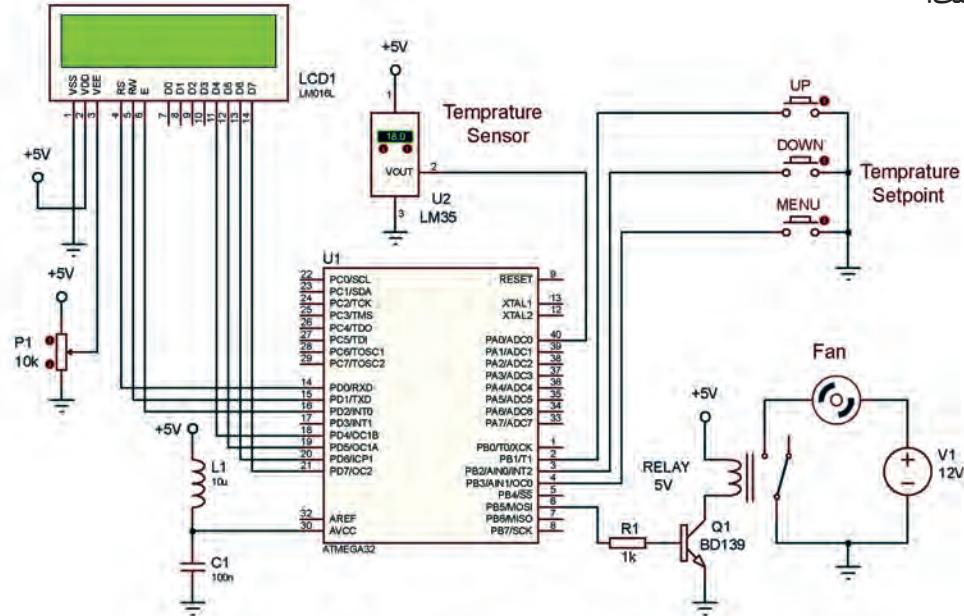

شکل ۲-۴۶- نقشه الکترونیکی کنترل کننده هوشمند دما با میکروکنترلر AVR و حسگر دمای LM۳۵

مراحل اجرای کار:

- ۱- با توجه به نقشه، وسایل و قطعات مورد نیاز را انتخاب و آماده کنید.
 - ۲- مدار را بر روی برد بیندید.
 - ۳- برنامه نرم افزاری آماده را که در کتاب همراه هنرجو آمده است، بر روی میکرو کنترلر پروگرام کنید.
 - ۴- ولتاژ تغذیه را به مدار وصل کرده و مدار را راه اندازی کنید.
 - ۵- با استفاده از شیسته های Up و Down حد بالا و پایین دما را به ترتیب در دماهای ۲۷ درجه سانتی گراد و ۱۸ درجه سانتی گراد تنظیم کنید.
 - ۶- به کمک هیتر یا هر وسیله گرم کننده دیگر دمای محیط اطراف حسگر را افزایش دهید.
 - ۷- با رسیدن دما به حد بالای آن، میکرو کنترلر به رله فرمان وصل داده و وسیله خنک کننده را روشن می کند.
 - ۸- در نتیجه دمای محیط کاهش می یابد تا به حد پایینی دما برسد.
 - ۹- با رسیدن دمای حد پایین آن، میکرو کنترلر به رله فرمان قطع داده و در نتیجه وسیله خنک کننده خاموش می شود.

- ۱۰- عملکرد مدار را آزمایش کنید.
۱۱- گزارش کوتاهی از عملکرد مدار بنویسید.

الگوی پرسش:

- ۱- چند درصد از انرژی مصرفی ساختمان به تجهیزات تهویه مطبوع (HVAC) اختصاص دارد؟
الف) ۴۰ ب) ۴۵ پ) ۵۸ ت) ۶۵
- ۲- تفاوت‌های ترموستات‌های هوشمند نسبت به ترموستات‌های سنتی را شرح دهید؟
۳- کنترل دما به روش تایمر چرخشی در ترموستات هوشمند کولر آبی را شرح دهید.
۴- محدوده دمایی قابل نمایش توسط مازول W_X-۱۰۱W چقدر است?
۵- مازول دماسنج W_X-۱۰۱W قابلیت کالیبره شدن با استفاده از یک دماسنج مرجع استاندارد را ندارد.
صحیح غلط
- ۶- اگر ولتاژ خروجی حسگر LM۳۵ برابر $\frac{1}{3}$ ولت باشد، دمای محیط چند درجه سانتی گراد است؟
الف) ۳ ب) ۱۵ پ) ۳۰ ت) ۳۰۰

■ کنترل هوشمند سامانه آبیاری فضای سبز و باعچه

- با توجه به این که زمان و میزان آب مورد نیاز گل‌ها و درختان متفاوت است، این موضوع با استفاده از سامانه آبیاری هوشمند به راحتی قابل اجرا است.
- حسگرهای خاک قرار می‌گیرند، به طور مداوم میزان خشکی خاک و رطوبت مورد نیاز گیاهان و فضای سبز را حس می‌کنند و در صورت نیاز از طریق سامانه هوشمند آب مورد نیاز باعچه و فضای سبز را تأمین می‌کنند.
- آبیاری می‌تواند به طور منظم در ساعات مشخصی از شباهه روز و در روزهای مشخصی از هفته به طور خودکار و طبق سناریوی از پیش تعیین شده صورت گیرد، بنابراین اگر برای مدتی طولانی افراد حضور نداشته باشند آبیاری طبق برنامه انجام می‌پذیرد. از راه دور نیز می‌توان فرآیند آبیاری را کنترل کرد.

قطع و وصل آب به کمک شیر برقی و تایمر

کار عملی ۱۲



هدف: کسب مهارت راهاندازی شیر برقی
مواد، ابزار و تجهیزات: شیر برقی آب یا پمپ آب (پمپ شیشه‌شی اتومبیل) ۱۲ ولتی - زمان‌سنج دیجیتالی هفتگی - آدپتور VAC ۲۲۰ به ۱۲VDC - ابزار عمومی برق - تابلوی کارگاهی رشتہ الکترونیک



شکل ۲-۴۷- شیر برقی ۱۲ ولتی آب

■ شیر برقی

- ☒ شیر برقی (Solenoid Valve) وسیله‌ای است که برای قطع و وصل خودکار گاز و مواد مایع به کار می‌رود. برای قطع و وصل شیر برقی می‌توان از کامپیوتر یا میکروکنترلر استفاده کرد.
- ☒ این قطعه در ابعاد مختلف و با ولتاژ کاری متفاوت از ۱۲ ولت تا ۲۲۰ ولت ساخته می‌شود.
- ☒ در شکل ۲-۴۷ یک نمونه شیر برقی ۱۲ ولتی که برای قطع و وصل آب به کار می‌رود را مشاهده می‌کنید. این شیر برقی در حالت عادی بسته (Normally Close) است. با اعمال ولتاژ ۱۲VDC به آن، سلوونئید عمل کرده و مسیر جریان مایعات باز می‌شود.

در مورد مشخصات و عملکرد انواع شیر برقی گاز تحقیق کنید. همچنین بررسی کنید در این نوع شیرها چه نکات ایمنی باید رعایت شود؟

پژوهش



فیلم



فیلم مربوط به عملکرد شیر برقی را مشاهده کنید.

مراحل اجرای کار:

- ۱- وسایل و قطعات مورد نیاز را انتخاب و آماده کنید.
- ۲- در جدول ۲-۱۳ مشخصات یک نمونه شیر برقی را مشاهده می‌کنید. این مشخصات را به فارسی ترجمه کنید.

جدول ۲-۱۳- مشخصات یک نمونه شیر برقی آب

متن اصلی	ترجمه
1- 1/2" Nominal NPS	
2- Working Pressure: 0.02 Mpa - 0.8 Mpa	
3- Working Temperature: 1°C - 75°C	
4- Response time (open): ≤ 0.15 sec	
5- Response time (close): ≤ 0.3 sec	
6- Actuating voltage: 12VDC (but we found it would work down to 6V)	
7- Actuating life: ≥ 50 million cycles	
8- Weight: 4.3 oz	
9- Dimensions: 3.3" x 1.69" x 2.24"	

۳- مشخصات فنی شیر برقی موجود در کارگاه را مطالعه کنید و بنویسید.

۴- وسایل مورد نیاز را مطابق بلوک دیاگرام شکل ۲-۴۸ بر روی تابلو یا هر فضای دیگری که برای شما تعیین شده است، با رعایت تمام استانداردها و کلیه نکات ایمنی نصب کنید.



شکل ۲-۴۸- نصب شیر برقی ۱۲ ولت

۵- میز کار شما باید مجهز به سامانه ارت و فیوز محافظه جان باشد. با نظارت هنرآموز و استاد کار کارگاه مدار را سیم کشی کنید.

نکته

در صورتی که امکان اتصال شیر برقی به لوله کشی آب شهری وجود ندارد، با استفاده از پمپ آب آکواریوم یا پمپ آب مخزن شیشه‌شی اتومبیل، آزمایش را انجام دهید.



۶- میزان تأخیر زمان سنج دیجیتالی را روی دو دقیقه تنظیم کنید. زمان سنج را به برق وصل کرده و مدار را آزمایش کنید.

۷- گزارش کوتاهی از عملکرد مدار بنویسید.




سامانه آبیاری هوشمند با مژول رطوبت سنج YL-69

هدف: کسب مهارت در راه اندازی مدار سامانه آبیاری هوشمند با مژول رطوبت سنج YL-69.

مواد، ابزار و تجهیزات: مژول رطوبت سنج YL-69 (یا هرنمونه مشابه آن در بازار) - مژول رله ۵ ولتی - شیر برقی آب ۱۲ ولتی یا پمپ آب ۱۲ ولتی (پمپ شیشه شوی اتومبیل) - ابزار عمومی برق - تابلوی کلگاهی رشته الکترونیک

■ مژول رطوبت سنج YL-69

- ☒ مژول رطوبت سنج YL-69 برای اندازه گیری میزان رطوبت یا آب موجود در خاک و زمین مورد استفاده قرار می گیرد.
- ☒ با استفاده از یک حسگر رطوبت سنج، میکرو کنترلر، رله و پمپ آب می توانیم یک سامانه آبیاری هوشمند را برای گلدان بسازیم.
- ☒ در شکل ۲-۴۹ مژول رطوبت سنج YL-69 نشان داده شده است.

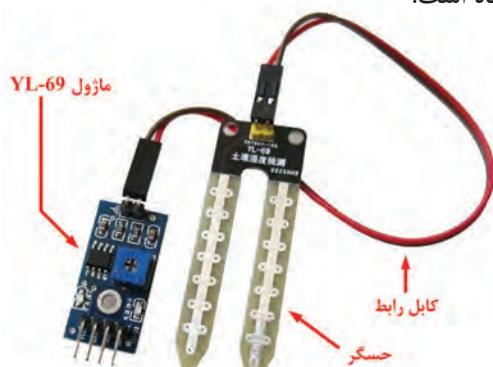

شکل ۲-۴۹ مژول رطوبت سنج YL-69



شکل ۲-۵۰ - اجزای برد الکترونیکی مژول رطوبت سنج YL-69

☒ مشخصات مژول رطوبت سنج YL-69

- ☐ حساسیت قابل تنظیم از طریق پتانسیومتر روی مژول
 - ☐ ولتاژ تغذیه بین $\frac{3}{3}$ ولت تا ۵ ولت
 - ☐ دارای خروجی دیجیتال و آنالوگ
 - ☐ طراحی فیزیکی مناسب برای نصب راحت و آسان
 - ☐ اندازه کوچک ($3 \times 1/6$ سانتی متر در ۱/۶ سانتی متر)
 - ☐ LED نمایشگر ولتاژ تغذیه و وضعیت خروجی دیجیتال
 - ☐ چیپ مقایسه کننده LM393 با پایداری بالا
 - ☒ اتصالات مژول رطوبت سنج YL-69
 - ☐ VCC: اتصال به منبع تغذیه ($\frac{3}{3}$ ولت تا ۵ ولت)
 - ☐ GND: اتصال به زمین (GND)
 - ☐ DO: خروجی دیجیتال (صفر یا یک) (Digital Output)
 - ☐ AO: خروجی آنالوگ (Analog Output)
- در شکل ۲-۵۰ قسمت های مختلف برد الکترونیکی مژول رطوبت سنج YL-69 نشان داده شده است.

☒ نحوه کار کرد مژول رطوبت سنج YL-69

- ☐ این مژول دارای دو خروجی دیجیتال و آنالوگ است. اگر مقدار رطوبت خاک از مقدار تنظیم شده بیشتر باشد، خروجی دیجیتال در سطح منطقی صفر قرار می گیرد و در غیر این صورت خروجی دیجیتال برابر یک است.

پومن دوم: نصب و راهاندازی سامانه‌های هوشمند کنترل ساختمان

- خروجی دیجیتال را می‌توان به میکروکنترلر وصل نمود یا با اتصال به بیزر (Buzzer)، از آن به عنوان یک سامانه هشداردهنده استفاده کرد.
- با اتصال خروجی دیجیتال حسگر به ماژول رله امکان روشن کردن پمپ یا شیر آب الکتریکی وجود دارد.
- از خروجی آنالوگ برای تعیین میزان دقیق رطوبت استفاده می‌شود. هر قدر میزان رطوبت خاک کمتر باشد، ولتاژ آنالوگ خروجی حسگر بیشتر است.

از کدام خروجی ماژول YL-69 می‌توان تغییرات لحظه‌ای رطوبت را دریافت نمود؟ چرا؟

فکر کنید



مراحل اجرای کار:

- ۱- وسایل و قطعات مورد نیاز را انتخاب و آماده کنید.
- ۲- در جدول ۲-۱۴ قسمتی از دفترچه راهنمای ماژول رطوبت‌سنج YL-69 را مشاهده می‌کنید. این مشخصات را به فارسی ترجمه کنید.


جدول ۲-۱۴- قسمتی از دفترچه راهنمای ماژول رطوبت سنج YL-69

متن اصلی	ترجمه
This is a simple water sensor can be used to detect soil moisture when the soil moisture deficit module outputs a high level, and vice versa output low. Use this sensor produced an automatic plant waterer device, so that the plants in your garden without people to manage.	
Sensitivity adjustable the blue digital potentiometer adjustment	
Operating voltage 3.3V-5V	
Module dual output mode, digital output, analog output more accurate.	
Power indicator (red) and digital switching output indicator (green)	
Comparator LM393 chip, stable	

۳- وسایل مورد نیاز را مطابق بلوک دیاگرام شکل ۲-۵۱ بر روی تابلو یا هر فضای دیگری که برای شما تعیین شده است، با رعایت تمام استانداردها و کلیه نکات ایمنی نصب کنید. به جای شیر برقی می‌توانید از پمپ آب آکواریوم یا پمپ آب شیشه‌شودی اتومبیل و سطل آب استفاده کنید.



شکل ۲-۵۱- نصب ماژول YL-۶۹ با خروجی دیجیتال

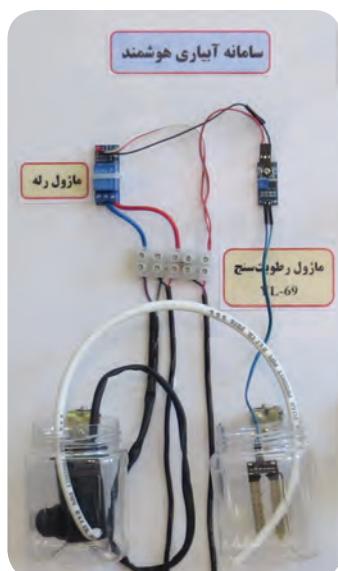

شکل ۲-۵۲- نحوه سیم‌کشی ماژول دماسنجه YL-۶۹

۴- در این آزمایش از خروجی دیجیتال ماژول YL-۶۹ استفاده می‌کنیم و خروجی دیجیتال آن را به ماژول رله ۵ ولتی اتصال می‌دهیم. رله ۵ ولتی شیر برقی را کنترل می‌کند.

در شکل ۲-۵۲ نحوه سیم‌کشی ماژول YL-۶۹ بر روی تابلوی کارگاهی نشان داده شده است.

۵- گلدانی تهیه کنید که خاک آن تقریباً خشک باشد. خروجی شیر برقی را در داخل گلدان قرار دهید.


۶- حسگر رطوبت را در داخل گلدان قرار دهید و ولتاژ تغذیه را به مدار وصل کنید. درصورتی که رطوبت گلدان از حد تنظیم شده توسط پتانسیومتر ماژول کمتر باشد، رله روشن شده و شیر برقی را فعال می‌کند.

۷- گزارش کوتاهی از عملکرد مدار بنویسید.



سامانه هشدار میزان رطوبت خاک با میکروکنترلر AVR و ماژول رطوبت سنج YL-69

هدف: کسب مهارت در راهاندازی مدار سامانه آبیاری هوشمند با میکروکنترلر.
مواد، ابزار و تجهیزات: ماژول رطوبت سنج YL-69 - میکروکنترلر ATMEGA32 - ماژول رله ۵ ولتی یا قطعات مربوط به آن - پروگرامر - رایانه - نرم افزارهای مورد نیاز - بیز - گلدان - ابزار عمومی برق
 در شکل ۲-۵۳ نقشه الکترونیکی سامانه آبیاری هوشمند با میکروکنترلر AVR و ماژول YL-69 را مشاهده می کنید.

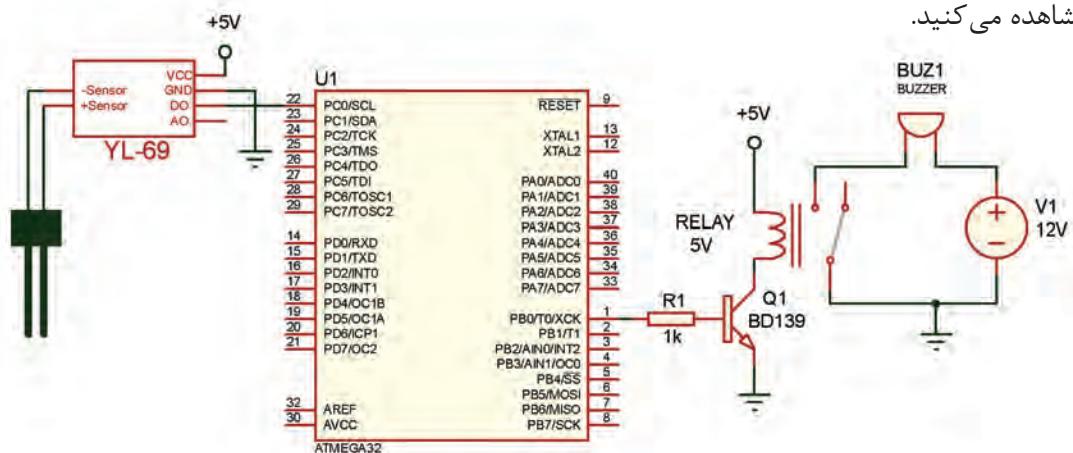

شکل ۲-۵۳- نقشه الکترونیکی سامانه آبیاری هوشمند با میکروکنترلر AVR و ماژول رطوبت سنج YL-69

در این آزمایش در صورتی که میزان رطوبت خاک گلدان از مقدار تنظیم شده توسط پتانسیومتر ماژول YL-69 کمتر باشد، بیز به صدا در آمده و هشدار می دهد.

مراحل اجرای کار:

- ۱- وسایل و قطعات مورد نیاز را انتخاب و آماده کنید.
- ۲- مدار را بر روی بردبرد بیندید.
- ۳- برنامه نرم افزاری که در کتاب همراه هنرجو نوشته شده را بر روی میکروکنترلر پروگرام کنید.
- ۴- گلدانی تهیه کنید که خاک آن تقریبا خشک باشد.
- ۵- حسگر رطوبت را در داخل گلدان قرار دهید و ولتاژ تغذیه را به مدار وصل کنید. در صورتی که رطوبت گلدان از حد تنظیم شده توسط پتانسیومتر ماژول کمتر باشد، رله خروجی میکروکنترلر فعال شده و بیز به صدا در می آید.
- ۶- گزارش کوتاهی از عملکرد مدار بنویسید.

الگوی پرسش

- ۱- شیر برقی وسیله‌ای است که برای قطع و وصل خودکار..... و به کار می‌رود.
- ۲- ولتاژ تغذیه ماژول رطوبت‌سنجد ۶۹-YL چند ولت است؟
- الف) ۵ ولت ب) ۱۲ ولت پ) بین ۵ ولت تا ۲۰ ولت ت) بین ۳/۳ ولت تا ۵ ولت
- ۳- در ماژول رطوبت‌سنجد ۶۹-YL اگر مقدار رطوبت خاک از مقدار تنظیم شده بیشتر باشد، خروجی دیجیتال در سطح منطقی قرار می‌گیرد و در غیر این صورت خروجی دیجیتال برابر است.
- ۴- در ماژول رطوبت‌سنجد ۶۹-YL، برای تعیین میزان دقیق رطوبت از خروجی استفاده می‌شود.
- ۵- وظیفه پتانسیومتر را در ماژول ۶۹-YL توضیح دهد.

۴-۲- سناریو در خانه هوشمند

از مهم‌ترین امکانات خانه هوشمند می‌توان به امکان اجرای یک برنامه از پیش تعیین شده (سناریو) اشاره کرد که هستند. مثلاً سناریوی هوشمند روشنایی برای جلوگیری از نمود. در این فرایند کاربر می‌تواند بنا بر نیازهای متفاوت خود مجموعه‌ای از عملیات را به صورت یکجا در سامانه تعریف نموده و تنها با لمس یک کلید یا ارسال یک پیامک بتواند کارهای مورد نظر را از راه دور اجرا کند. شاخص‌ترین سناریوهایی که می‌توان در یک خانه هوشمند تعریف کرد سناریوهای روشنایی، خواب، بیداری، تماشای تلویزیون، مهمانی، کاربر قابل تنظیم است.

برای هر یک از موضوعات خواب، مهمانی، سفر، و مطالعه یک سناریو بنویسید و ارائه دهید.

فعالیت



کار عملی ۱۵



اجرای یک سناریو برای کنترل خانه هوشمند با استفاده از دستگاه کنترل کننده GSM

هدف: کسب مهارت در اجرای سناریوی خانه هوشمند با دستگاه کنترل کننده GSM.
مواد، ابزار و تجهیزات: حسگر روشنایی - حسگر حرکتی PIR - دستگاه کنترل کننده GSM - رایانه - سیم کارت - نرم افزارهای مورد نیاز - لامپ - بیزرهای کارگاهی رشته الکترونیک

■ ویژگی‌های دستگاه کنترل کننده GSM

با استفاده از دستگاه کنترل کننده GSM می‌توانید بر وسائل و تجهیزات خانگی و اداری داشته باشید. از هر نقطه جهان که تحت پوشش شبکه تلفن همراه GSM این امکان را فراهم باشد، از طریق ارسال پیامک (SMS) مدیریت کاملی می‌کند که با اتصال حسگرهای مختلف مانند

دارای چند پورت ورودی دیجیتال یا آنالوگ، و چند رله در خروجی هستند.

برخی از دستگاه‌های کنترل کننده GSM با اتصال به رایانه و برخی دیگر از طریق تلفن همراه تنظیم می‌شوند.
 در شکل ۲-۵۴ دو نمونه دستگاه کنترل کننده GSM را مشاهده می‌نمایید. در شکل الف ۲-۵۴ تنظیمات اولیه دستگاه از طریق تلفن همراه هوشمند، و در شکل ب ۲-۵۴ از طریق رایانه صورت می‌گیرد.

تشخیص حرکت، دما، رطوبت، دود و آتش به دستگاه، از وضعیت خانه یا محل کار مطلع شوید و با ارسال پیامک، وسایل خانه و سامانه‌های آبیاری و ایمنی را کنترل کنید.
 برای سهولت کار با دستگاه، از نرم‌افزار اندروید که همراه دستگاه ارائه می‌شود برای تهیه گزارش وضعیت ورودی‌ها و خروجی‌ها، و نیز کنترل دستگاه می‌توان استفاده کرد.
 دستگاه‌های کنترل کننده GSM مختلفی در بازار موجود هستند که عملکرد آنها مشابه است. همه آنها



ب



الف

شکل ۲-۵۴ دو نمونه دستگاه کنترل کننده GSM

با توجه به تنوع دستگاه‌های کنترل کننده GSM، برای تنظیم هر دستگاه می‌توانید به دفترچه راهنمای آن مراجعه نمایید.

■ مراحل راهاندازی و تنظیم دستگاه:

- راهاندازی اولیه برد
- آتنن GSM را وصل می‌کنیم و سیم کارت را در داخل سوکت سیم کارت دستگاه قرار می‌دهیم.
- آداتور ۱۲V را به دستگاه وصل می‌کنیم.

نکته

با توجه به حساسیت دستگاه به تغییرات ولتاژ تغذیه، باید از آداتوری با مشخصات داده شده در برگه راهنمای دستگاه استفاده کنیم.



نصب نرم‌افزار دستگاه

- نرم‌افزار اندروید که همراه با دستگاه ارائه شده است را بر روی گوشی تلفن همراه نصب می‌کنیم.

نکته

در بعضی از دستگاه‌ها که تنظیمات آن از طریق رایانه انجام می‌شود، علاوه بر نرم‌افزار اندروید، نرم‌افزار درایور و همچنین نرم‌افزار تنظیم دستگاه نیز ارائه می‌شود که باید بر روی رایانه نصب کنیم.



تنظیم دستگاه

تنظیم رله‌ها

دستگاه را می‌توان به گونه‌ای تنظیم کرد که رله‌ها با یکی از چهار روش زیر کنترل شوند:

✓ بر اساس حالت ورودی‌های دستگاه (صفر یا یک منطقی)

✓ ارسال پیامک

✓ تماس تلفنی بدون پاسخ (Miss Call)

✓ برقراری تماس تلفنی و ارسال فرمان از طریق صفحه کلید تلفن (کد DTMF) پس از برقراری تماس
اغلب دستگاه‌ها قابلیت قطع یا وصل رله برای مدت زمان معین را دارند. مدت زمان قطع یا وصل را می‌توانیم
در تنظیمات نرم‌افزار تعیین کنیم.

تنظیم ورودی‌ها

از طریق نرم‌افزار می‌توانیم دستگاه را طوری تنظیم کنیم که با صفر یا یک شدن هر یک از ورودی‌های
دیجیتال یا افزایش یا کاهش ولتاژ هر یک از ورودی‌های آنالوگ نسبت به مقدار تنظیم شده، پیامکی را به
شماره تعیین شده ارسال کند. حتی می‌توانیم متن پیام را نیز مشخص کنیم. همچنین می‌توانیم با ارسال
پیامک به دستگاه، گزارشی از وضعیت یک یا چند ورودی دیجیتال دریافت کنیم.

تعیین شماره‌های مجاز

از طریق نرم‌افزار این امکان وجود دارد که شماره تلفن‌هایی که دستگاه باید به آنها پیامک ارسال کند، و یا
شماره تلفن‌هایی که دریافت تماس تلفنی یا پیامک از آنها مجاز است و دستگاه واکنش نشان می‌دهد، به
دلخواه کاربر تعیین شود و یا از لیست شماره‌های مجاز حذف شوند.

مراحل اجرای کار:

۱- دستگاه کنترل کننده GSM را در اختیار بگیرید.

۲- راهنمای کاربرد دستگاه کنترل GSM را که در اختیار دارید مطالعه کرده و مشخصات مهم آن را به‌طور
خلاصه در ۵ سطر بنویسید.

۳- آنتن GSM را به دستگاه متصل کنید و سیم کارت را وارد سوکت سیم کارت نمایید.

قبل از قرار دادن سیم کارت، از معتبر بودن آن و همچنین غیرفعال بودن پین کد آن اطمینان
حاصل کنید.

نکته



پویمان دوم: نصب و راهاندازی سامانه‌های هوشمند کنترل ساختمان

- ۴- با رعایت تمام استانداردها و نکات ایمنی، آدپتور را به دستگاه وصل کنید و دستگاه را روشن نمایید.
- ۵- با استفاده از دفترچه راهنمای دستگاه، نرم‌افزار کنترل دستگاه را بر روی گوشی هوشمند نصب کنید.

نکته

اگر دستگاه از طریق رایانه تنظیم می‌شود، ابتدا درایور دستگاه را نصب کنید. سپس نرم‌افزار را اجرا کنید.




- ۶- گزارشی از نصب نرم‌افزار کنترل دستگاه را به‌طور خلاصه بنویسید.

- ۷- با استفاده از دفترچه راهنمای دستگاه، عملکرد هر یک از بخش‌ها و دکمه‌های نرم‌افزار را مورد بررسی قرار دهید و به‌طور خلاصه در جدول ۲-۱۵ بنویسید.


جدول ۲-۱۵- عملکرد دکمه‌های نرم‌افزار کنترل دستگاه

نام دکمه / بخش	عملکرد

- ۸- وسایل مورد نیاز را مطابق شکل ۲-۵۵ بر روی تابلوی آموزشی و یا هرفضای دیگری که برای شما پیش‌بینی شده است، طبق استاندارد و با رعایت نکات ایمنی چیدمان و نصب کنید. لامپ به خروجی رله شماره ۱ و پنکه به خروجی رله شماره ۲ وصل شود.
در شکل ۲-۵۶ نحوه سیم‌کشی دستگاه کنترل GSM بر روی تابلوی کارگاهی نشان داده شده است.

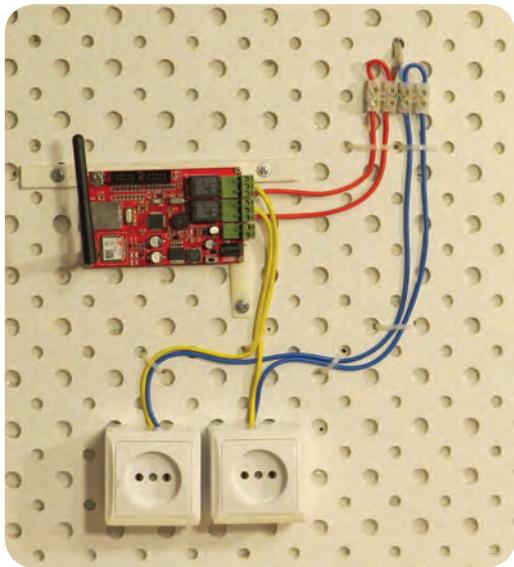


شکل ۲-۵۶- نحوه سیم کشی دستگاه کنترل GSM

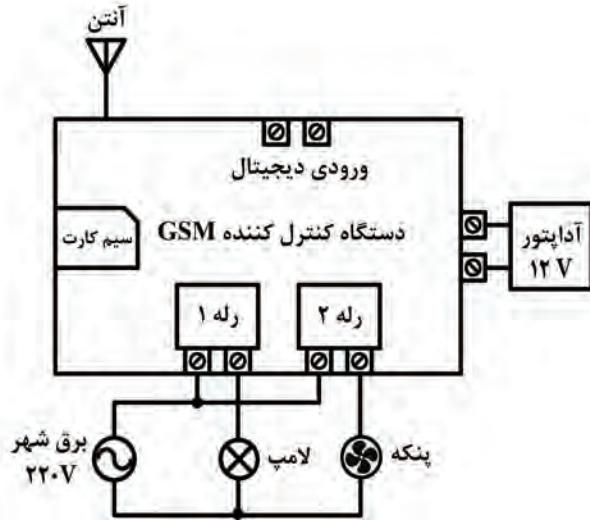

شکل ۲-۵۵- سیم کشی دستگاه کنترل کننده GSM

- ۹- در صورتی که میز کار شما مجهز به سامانه ارت و کلید محافظت جان است، با نظارت هنرآموز و استادکار کارگاه، برق را به دستگاه وصل کنید.
- ۱۰- نرم افزار را طبق مشخصات زیر تنظیم کنید:
- هرگاه از طریق پیامک به رله شماره ۲ فرمان داده شود، این رله به مدت دو دقیقه روشن شده و پنکه را روشن کند.
 - هرگاه تماس تلفنی با دستگاه برقرار شود، رله شماره ۱ فعال شده و لامپ به مدت ۳۰ ثانیه روشن شود.
 - ۱۱- مدار را آزمایش کنید و گزارش کوتاهی از عملکرد مدار بنویسید.

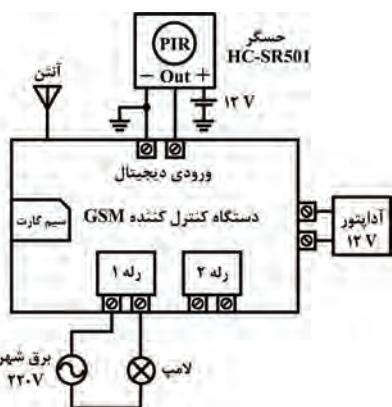

شکل ۲-۵۷- اتصال حسگر مادون قرمز به دستگاه کنترل کننده GSM

- ۱۲- مدار را از برق جدا کنید و طبق شکل ۲-۵۷ حسگر مادون قرمز ۱ HC-SR501 را به ورودی دیجیتال دستگاه GSM وصل کنید.
- ۱۳- با نظارت هنرآموز و استادکار کارگاه، برق را به دستگاه وصل کنید.
- ۱۴- نرم افزار را طبق مشخصات زیر تنظیم کنید:
- هرگاه حسگر PIR حرکتی را تشخیص داد، رله شماره ۱ فعال شده و لامپ به مدت ۳۰ ثانیه روشن شود.

هرگاه از طریق پیامک به رله شماره ۱ فرمان داده شود، این رله فعال شده و لامپ به مدت یک دقیقه روشن شود.


هرگاه تماس تلفنی با دستگاه برقرار شود، رله شماره ۱ فعال شده و لامپ به مدت دو دقیقه روشن شود.
۱۵- مدار را آزمایش کنید و گزارش کوتاهی از عملکرد مدار بنویسید.

الگوی پرسش

- ۱- سناریو را تعریف کنید و یک مثال از سناریوی روشنایی در هنگام سفر بنویسید.
- ۲- دستگاه کنترل کننده GSM به چند روش سامانه‌ها را کنترل می‌کند؟ شرح دهید.
- ۳- دستگاه کنترل کننده GSM توانایی قطع یا وصل رله‌ها برای مدت زمان قابل تنظیم را دارد.

صحیح غلط

الگوی آزمون نظری پایان واحد یادگیری

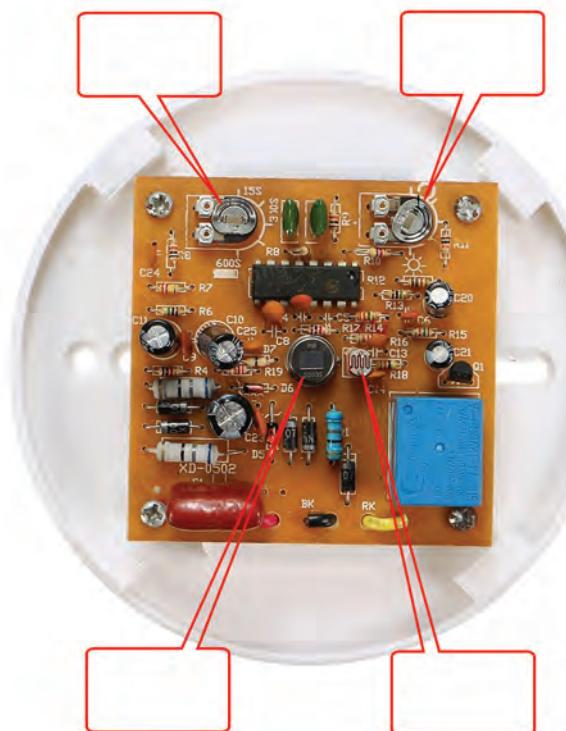

شکل ۲-۵۸

۱- بیش از..... درصد از انرژی الکتریکی ورودی ساختمان در وسایل روشنایی صرف می‌شود.

۲- در شکل ۲-۵۸ در محل تعیین شده نام قطعه مورد نظر را بنویسید.

۳- دو مورد از قابلیت‌های سامانه‌های کنترل هوشمند دما را نام ببرید.

۴- کدام مازول برای تشخیص رطوبت به کار می‌رود?
(الف) فتوسل (ب) PIR

پ) YL_۶۹ (ت) HC-SR501

۵- نقش پتانسیومتر را در مازول YL_۶۹ بنویسید.

۶- در مازول WX_۱۰۱W از حسگر..... برای سنجش دما استفاده می‌شود.

۷- در دستگاه کنترل کننده GSM به چند روش می‌توان وضعیت رله‌ها را کنترل کرد؟ نام ببرید.

۸- دستگاه کنترل کننده GSM از همه شماره تلفن‌ها می‌تواند پیامک و یا تماس دریافت کند.

صحیح غلط

الگوی آزمون عملی پایان واحد یادگیری

الگوی ۱

اجرای پروژه کنترل هوشمند روشنایی با میکروکنترلر AVR و حسگر LDR

برنامه مربوط به این پروژه توسط مربی در اختیار هنرجو قرار می‌گیرد.

نکته



- ۱- در این پروژه می‌خواهیم حسگر LDR نور محیط را تشخیص داده و در صورت کمبودن نور، میکروکنترلر به رله فرمان دهد و یک لامپ روشن شود.
- ۲- مدار الکترونیکی پروژه را در نرمافزار پروتئوس رسم کنید.
- ۳- برنامه نوشته شده را در نرمافزار کدویزن بارگذاری کنید.
- ۴- فایل HEX خروجی برنامه کدویزن را در نرمافزار پروتئوس بارگذاری کنید.
- ۵- برنامه پروتئوس را اجرا و خروجی را مشاهده کنید.
- ۶- میکروکنترلر را پروگرام کنید.
- ۷- مدار را روی بردبرد بیندید و آن را راهاندازی کنید.
- ۸- نتیجه را مشاهده کنید و عملکرد مدار را در چند سطر توضیح دهید.

الگوی ۲

اجرای پروژه کنترل هوشمند دما با مازول WX-۱۰۱W در حالت گرمایشی

- ۱- مازول WX-۱۰۱W را به ولتاژ تغذیه وصل کنید.
- ۲- دمای ترموستات را روی ۲۵ درجه سانتی گراد تنظیم کنید.
- ۳- با تنظیم پارامتر F-۱ مازول را در حالت HH یا گرمایشی قرار دهید.
- ۴- با تنظیم پارامتر F-۲ اختلاف دمای آغاز به کار را بر روی ۵ درجه سانتی گراد قرار دهید.
- ۵- وسیله گرم کننده (مثلابخاری برقی یا لامپ رشته‌ای ۱۰۰ وات) را به مدار وصل کنید.
- ۶- مدار را راهاندازی کرده و نتیجه را مشاهده کنید.

الگوی ۳

اجرای پروژه کنترل کننده GSM

- ۱- دستگاه کنترل کننده GSM را روشن کنید.
- ۲- مازول حسگر رطوبت YL-۶۹ را به ورودی دیجیتال وصل کنید.
- ۳- بیزr ۱۲ ولتی را به خروجی رله شماره ۱ و پمپ آب را به خروجی رله شماره ۲ وصل کنید.
- ۴- نرمافزار را طبق مشخصات زیر تنظیم کنید:

هر گاه مازول حسگر رطوبت YL-۶۹، در سطح منطقی یک قرار گرفت، رله شماره ۱ به مدت یک دقیقه وصل شده و بیزr به صدا درآید.

هر گاه از طریق پیامک به رله شماره ۱ فرمان داده شود، این رله به مدت ۴۵ ثانیه وصل شده و بیزr به صدا درآید.

هر گاه تماس تلفنی با دستگاه برقرار شود، رله شماره ۲ فعال شده و پمپ آب به مدت دو دقیقه روشن شود.

۵- مدار را اجرا کرده و نتیجه را مشاهده کنید.

ارزشیابی شایستگی نصب و راه اندازی سامانه های کنترل خانگی

شرح کار:

- ۱- انتخاب روش مناسب برای کنترل هوشمند یکی از سامانه ها و تجهیزات خانگی
- ۲- انتخاب حسگرها و عملگرهای مناسب با توجه به روش کنترل تجهیزات
- ۳- استفاده از حسگرها و عملگرهای انتخاب شده و راه اندازی مدار کنترل کننده هوشمند

استاندارد عملکرد: نصب و راه اندازی سامانه های کنترل خانگی با رعایت استانداردهای تعریف شده
شخص ها:

- ۱- انتخاب یکی از روش های کنترل هوشمند تجهیزات خانگی (به عنوان مثال کنترل روش نایی) (۵ دقیقه)
- ۲- انتخاب حسگر مناسب برای کنترل (۵ دقیقه)
- ۳- تشریح اصطلاحات فنی و نکات مهم حسگر و عملگر از روی برگه اطلاعات (۱۰ دقیقه)
- ۴- بستن و راه اندازی مدار کنترل هوشمند (۳۰ دقیقه)

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات: مکان مناسب انجام کار با کف عایق یا آنتی استاتیک و مجهز به وسایل اطفاء حریق - نور مناسب برای کارهای آزمایشگاهی - دمای طبیعی ۱۸ تا ۲۷ درجه سانتیگراد - میز کار استاندارد برای رایانه و میز آزمایشگاه الکترونیک با ابعاد H۸۰×D۸۰×L۱۸۰cm - تابلوی کارگاهی رشتہ الکترونیک مجهز به فیوز محافظ جان - فرد با لباس کار - انجام کار در حال نشسته یا ایستاده - رایانه - برگه اطلاعاتی و دفترچه راهنمای حسگر و عملگر مورد استفاده - ابزار عمومی برق و الکترونیک - ابزار و تجهیزات مربوط به سامانه کنترل خانگی

معیار شایستگی:

ردیف	مراحل کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	تشریح روش های کنترل هوشمند تجهیزات خانگی و انتخاب روش مناسب	۱	
۲	تشریح انواع حسگرها و عملگرهای مرتبط با روش انتخاب شده و انتخاب حسگر و عملگر مناسب	۲	
۳	استخراج اطلاعات حسگر و عملگر انتخاب شده از برگه اطلاعات	۲	
۴	استفاده از حسگرها و عملگرهای انتخاب شده و راه اندازی مدار کنترل کننده هوشمند	۲	
شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
۱- رعایت نکات ایمنی دستگاه ها ۲- دقیق و تمرکز در اجرای کار ۳- شایستگی تفکر و یادگیری مادامالعمر ۴- اخلاق حرفه ای			
میانگین نمرات * حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.			

