

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# كتاب همراه هنر جو

رشته الکترونیک

گروه برق و رایانه

شاخه فنی و حرفه‌ای

پایه یازدهم دوره دوم متوسطه



## وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی



کتاب همراه هنرجو (رشته الکترونیک) - ۲۱۱۲۷۷

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر تأییف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

سید محمود صموئی، رسول ملک‌محمد، شهرام نصیری‌سجاد‌کوهی، محمود شبانی، مهین

ظریفیان جولایی، سهیلا‌الفقاری، فرشته‌داودی‌علی‌آبادی (اعضای شورای برنامه‌ریزی)

سید محمود صموئی، شهرام نصیری‌سجاد‌کوهی، محمود شبانی (بخش‌های ۲ و ۳)،

احمدرضا دور اندیش، مهدی اسمعیلی (بخش‌های ۴ و ۵)، هادی بیدختی، محمد

مرسلی، اکبر نور محمدی (بخش ۳)، مجید مکرم نجف‌آباد، محمد حبیقی، عبدالراضا

گنجه خورذفولی و زانکو طهماسبی (بخش ۳) (اعضای گروه تألیف)

اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

جواد صفری (مدیر هنری) - ایمان اوجیان (طراح یونیفرم) - سمیه قنبری (صفحه آرا) -

اعضای شورای برنامه‌ریزی رشته الکترونیک (عکاسی و رسمی)

تهران: خیابان ایرانشهر شمالی- ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن: ۰۹۱۱۶۱-۸۸۳، دورنگار: ۰۹۶۶-۸۸۳۰۹۶۰، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وب‌گاه: [www.irtextbook.ir](http://www.irtextbook.ir) و [www.chap.sch.ir](http://www.chap.sch.ir)

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران- کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج-

خیابان ۶۱ (دارو پخش) تلفن: ۰۵-۴۴۹۸۵۱۶-۴۴۹۸۵۱۶، دورنگار: ۰۶-

صندوق پستی: ۱۳۹-۳۷۵۱۵

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهما می خاص»

چاپ اول ۱۳۹۶

نام کتاب:

پدیدآورنده:

مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف:

شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف:

مدیریت آماده‌سازی هنری:

شناسه افزوده آماده‌سازی:


نشانی سازمان:

ناشر:

چاپخانه:

سال انتشار و نوبت چاپ:

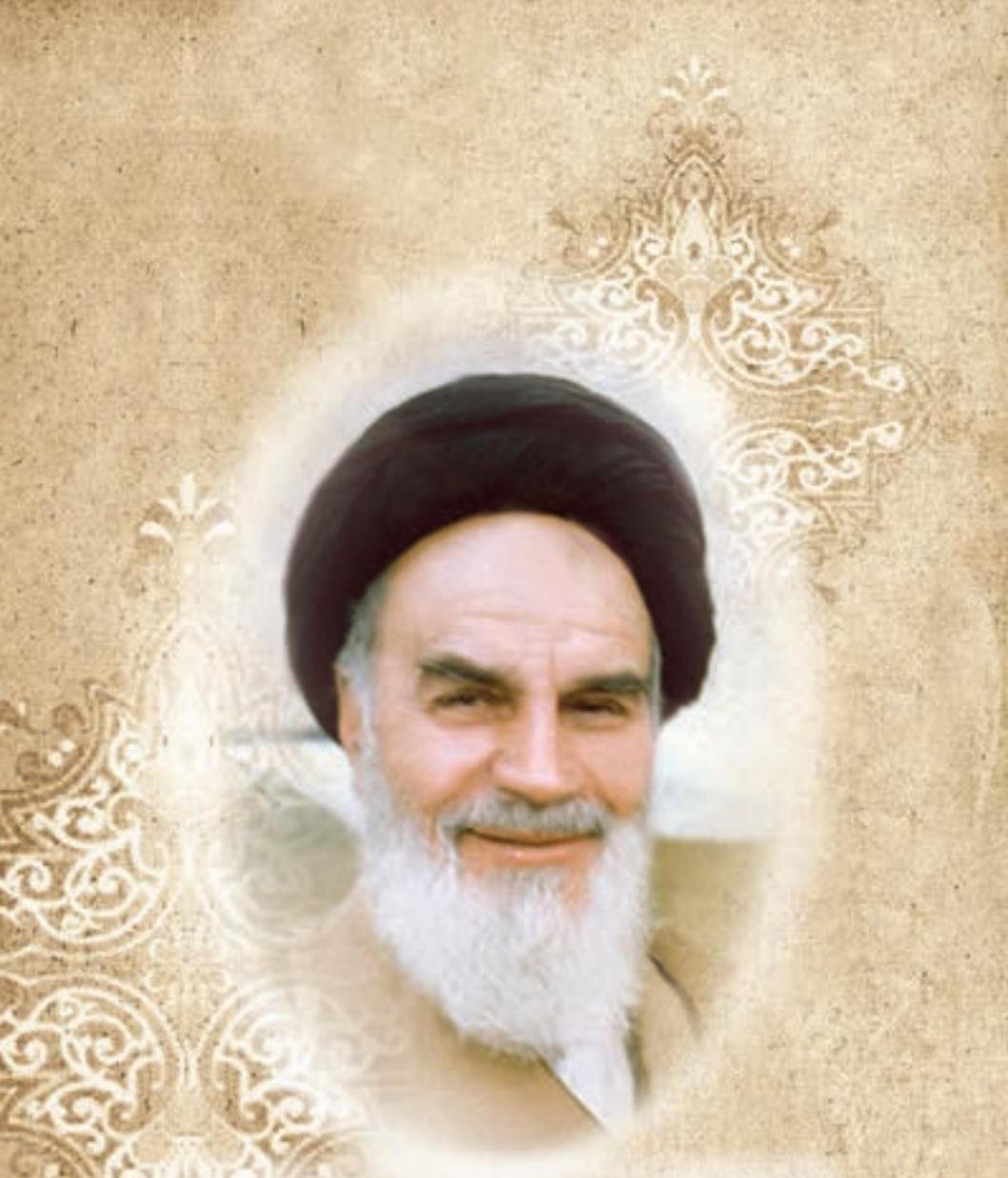کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.



شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آیید و احتیاجات کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل نباشید و از اتکای به اجانب بپرهیزید.

امام خمینی (قدس سرّه الشّریف)

## فهرست

۱ .....	بخش ۱ : علوم پایه
۷ .....	بخش ۲ : ساخت بروزه (برد الکترونیکی دستگاه)
۴۵.....	بخش ۳ : نکات مربوط به کتاب مونتاژ و دمونتاژ SMD
۷۵ .....	بخش ۴ : ایمنی، بهداشت و ارگونومی
۷۹ .....	بخش ۵ : شایستگی های غیرفنی و توسعه حرفه ای

## سخنی با هنرجویان عزیز

هنرجوی گرامی همانطور که در پایه دهم با اهداف کتاب همراه هنرجو به عنوان جزئی از بسته آموزشی آشنا شدید و از آن استفاده کردید، در پایه یازدهم نیز این کتاب با همان اهداف توسط برنامه ریزان درسی برای شما پیش‌بینی و تألیف شده است. ضمن اینکه کتاب همراه هنرجو برای کل رشته شما تدوین شده و دارای کاربرد واقعی در دنیای کار می‌باشد؛ به موارد زیر نیز توجه لازم را داشته باشید:

■ علاوه بر این کتاب، کتاب همراه هنرجوی سال گذشته نیز می‌تواند در فرایند آموزش و ارزشیابی (امتحانات) در سال یازدهم مورد استفاده قرار گیرد.

■ از محتوای کتاب همراه هنرجو ارزشیابی صورت نمی‌گیرد، بلکه می‌توانید از اطلاعات مندرج کتاب در حل مسائل و انجام فعالیت‌های تعیین شده استفاده نمایید.

■ کتاب همراه هنرجو با هدف کاهش حافظه محوری، کاهش واستگی به کتاب درسی در کارهای عملی، تمهیل سنجش و ارزشیابی اهداف اصلی، کمک به تحقق یادگیری مادام العمر، بهبود زمان یاددهی - یادگیری، کاربرد در دنیای واقعی کار تدوین شده است.


■ محتوای این کتاب برای دروس: ریاضی، دروس کارگاهی پایه یازدهم ، کارگاه نوآوری و کارآفرینی، مدیریت تولید و کاربرد فناوری‌های نوین تدوین شده است.

■ بخش‌های این کتاب شامل: علوم پایه، نقشه‌کشی و زبان فی، مواد اولیه، استاندارد ابعاد، فناوری و فرایندها، ایمنی و بهداشت، ارگونومی و شایستگی‌های فنی و غیرفنی است.

■ استفاده از کتاب همراه سبب می‌شود که ارزشیابی دروس براساس شایستگی انجام پذیرد.

در پایان تأکید می‌شود در حفظ و نگهداری این کتاب کوشنا باشید به دلیل آنکه در سال آینده نیز قابل استفاده می‌باشد.

 **دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش**







# بخش ۱

## علوم پایه

اگر دو کمیت (الف) و (ب) بایکدیگر مرتبط باشند و با مشخص شدن مقدار کمیت (الف)، یک مقدار معین برای کمیت (ب) بدست آید، در این صورت کمیت (ب) را تابعی از کمیت (الف) می‌نامند.

مقادیری که کمیت (الف) می‌تواند داشته باشد را دامنه این تابع می‌نامند و قانونی را که، مقادیر  
کمیت (ب) را برحسب مقادیر کمیت (الف) به دست می‌دهد، قانون یا ضابطه این تابع می‌نامند.

شکل کلی تابع درجه اول و درجه دوم:

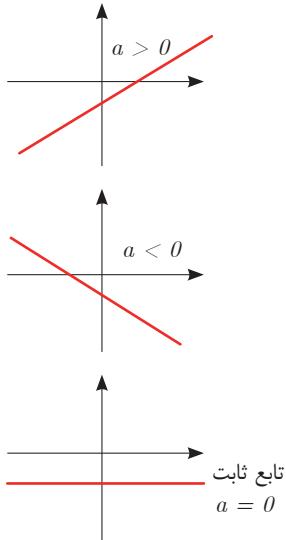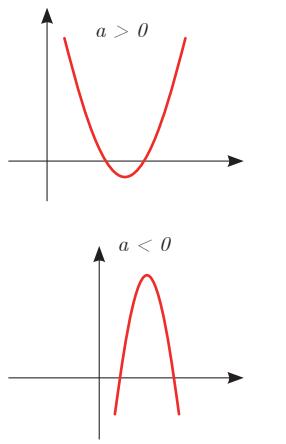قانون یا ضابطه تابع	دامنه	شکل کلی تابع با دامنه $\mathbb{R}$ برحسب مقدار $a$
تابع خطی درجه اول $f(x) = ax + b$	$\mathbb{R}$ یا زیرمجموعه‌ای از $\mathbb{R}$	
تابع درجه دوم $f(x) = ax^2 + bx + c$ $a \neq 0$	$\mathbb{R}$ یا زیرمجموعه‌ای از $\mathbb{R}$	

## نمایش مجموعه به صورت بازه

نمایش مجموعه	نمایش روی محور	نمایش بازه
$\{x \in \mathbb{R}   a \leq x \leq b\}$		$[a, b]$
$\{x \in \mathbb{R}   a < x \leq b\}$		$(a, b]$
$\{x \in \mathbb{R}   a \leq x < b\}$		$[a, b)$
$\{x \in \mathbb{R}   a < x < b\}$		$(a, b)$
$\{x \in \mathbb{R}   a < x\}$		$(a, +\infty)$
$\{x \in \mathbb{R}   x \leq b\}$		$(-\infty, b]$

## حل معادله از طریق رسم

معادله	تابع	جواب	مثال
۱ معادله درجه ۱ $ax + b = 0$	رسم تابع خطی درجه اول $f(x) = ax + b$	محل برخورد با محور $x$ ها در صورت وجود	 $x = -\frac{b}{a}$ جواب
۲ معادله درجه ۲ $ax^2 + bx + c = 0$ $a \neq 0$	رسم تابع درجه دوم $f(x) = ax^2 + bx + c$ $a \neq 0$	محل برخورد با محور $x$ ها در صورت وجود	 $x=m$ و $x=n$ جواب
۳ معادله درجه ۲ $ax^2 + bx + c = 0$ $a \neq 0$	رسم تابع درجه ۲ $f(x) = ax^2 + bx + c$ $a \neq 0$	محل برخورد با محور $x$ ها در صورت وجود	 جواب ندارد زیرا نمودار با محور $x$ برخورد نمی کند.


■ نامساوی های به صورت  $ax^2 + bx + c \leq 0$  یا  $ax^2 + bx + c \geq 0$  که در آن  $a, b, c$  اعداد داده حقیقی هستند ( $a \neq 0$ ) را نامعادله درجه دوم می نامند. مقدارهایی از  $x$  که نامعادله را به یک نامساوی درست تبدیل می کنند، جواب های نامعادله می نامند.

### حل نامعادله از طریق رسمتابع

به طور مثال نمودار تابع $f(x)$ به شکل زیر	جواب نامعادله $f(x) > 0$	جواب نامعادله $f(x) < 0$	جواب نامعادله $f(x) \leq 0$
	قسمت هایی از نمودار که بالای محور $x$ ها است. $(-\infty, a) \cup (b, +\infty)$	قسمت هایی از نمودار که پایین محور $x$ ها است. $(a, b)$	قسمت هایی از نمودار که محور $x$ را قطع کرده و پایین آن است. $[a, b]$
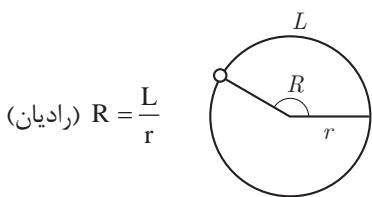
### مثلثات

■ اگر نقطه ای از یک دایره به شعاع  $r$  کمانی به طول  $L$  را در جهت مثبت طی کند، مقدار  $\frac{L}{r}$  را اندازه زاویه چرخش آن نقطه، بر حسب رادیان می نامند. برای زاویه های منفی،  $-\frac{L}{r}$  را مقدار آن زاویه بر حسب رادیان می نامند.




■ دایره ای که شعاع آن ۱ واحد است، دایره واحد نامیده می شود. در دایره واحد، طول کمان طی شده، همان اندازه زاویه چرخش بر حسب واحد رادیان است. در تساوی های زیر

$$\frac{L}{r} = \frac{\pi}{180} D, \quad D = \frac{180}{\pi} \times \frac{L}{r}$$

$\frac{L}{r}$  همان اندازه زاویه بر حسب رادیان است. اگر اندازه یک زاویه بر حسب رادیان را با  $R$  و اندازه آن زاویه بر حسب درجه را با  $D$  نشان دهیم، این تساوی ها به صورت زیر در می آیند.

$$D = \frac{180}{\pi} R, \quad R = \frac{\pi}{180} D$$

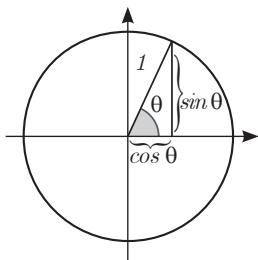این تساوی‌ها نشان می‌دهند، ضریب تبدیل رادیان به درجه  $\frac{180}{\pi}$  و ضریب تبدیل درجه به رادیان  $\frac{\pi}{180}$  است.




### نسبت‌های مثلثاتی زاویه‌های دلخواه

فرض کنید  $\theta$  یک زاویه تند بر حسب رادیان باشد، در این صورت داریم:

$\sin(\pi - \theta) = \sin\theta$	$\cos(\pi - \theta) = -\cos\theta$	$\tan(\pi - \theta) = -\tan\theta$
$\sin(\pi + \theta) = -\sin\theta$	$\cos(\pi + \theta) = -\cos\theta$	$\tan(\pi + \theta) = \tan\theta$
$\sin(-\theta) = -\sin\theta$	$\cos(-\theta) = \cos\theta$	$\tan(-\theta) = -\tan\theta$
$\sin(2\pi + \theta) = \sin\theta$	$\cos(2\pi + \theta) = \cos\theta$	$\tan(2\pi + \theta) = \tan\theta$
$\sin(2\pi - \theta) = -\sin\theta$	$\cos(2\pi - \theta) = \cos\theta$	$\tan(2\pi - \theta) = -\tan\theta$

### نسبت‌های مثلثاتی زاویه‌های خاص

زاویه	$30^\circ$	$45^\circ$	$60^\circ$
نسبت ↓			
$\cos\theta$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\sin\theta$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\tan\theta$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$

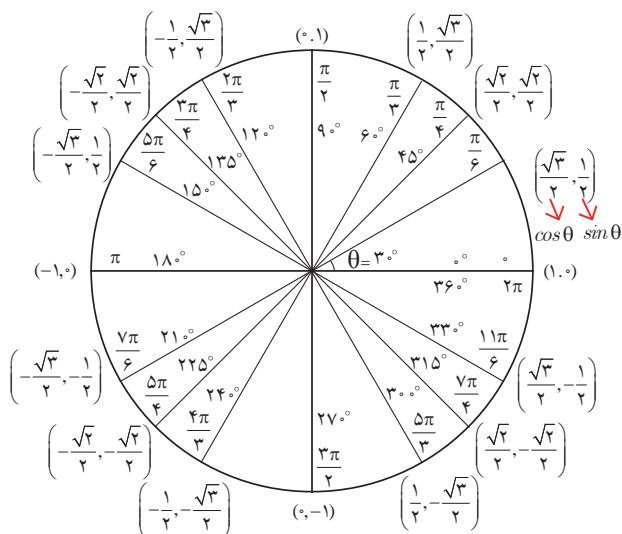

## ■ روابط بین نسبت‌های مثلثاتی:

زاویه  $\theta$  را در نظر بگیرید، در این صورت داریم:

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

و همچنین اگر  $\theta$  زاویه‌ای باشد که  $\cos \theta \neq 0$  بنا به تعریف داریم:

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

## ■ شیب خط و تانژانت زاویه‌ها:

برای هر خط دلخواه به معادله  $y = ax + b$  با شیب  $a$  که با محور طول‌ها زاویه  $\theta$  می‌سازد، داریم:

$$\tan \theta = a$$

## ■ لگاریتم و خواص آن: ✓

اگر  $a$  یک عدد حقیقی مثبت مخالف ۱ باشد و اعداد حقیقی  $b$  و  $c$  به‌گونه‌ای باشند که:  $b = a^c$

آنگاه  $c$  را لگاریتم  $b$  در مبنای  $a$  می‌نامند و با  $\log_a b$  نشان می‌دهند. به عبارت دیگر داریم:

$$\log_a b = c$$

■ فقط اعداد مثبت لگاریتم دارند، یعنی عبارت  $\log_a b$  فقط برای  $b > 0$  تعریف می‌شود.

$$\log(bc) = \log b + \log c$$

■ برای  $b, c > 0$  داریم:

$$\log(a+b) \neq \log a + \log b$$

■ در حالت کلی: برای هر  $a, b > 0$  داریم:

$$\log \frac{b}{c} = \log b - \log c$$

■ برای  $b, c > 0$  داریم:

$$\log(a-b) \neq \log a - \log b$$

■ در حالت کلی: برای هر  $a, b > 0$  داریم:

$$\log b^x = x \log b$$

■ برای  $b > 0$  و هر عدد حقیقی  $x$  داریم:

$$\log_a b = \frac{\log b}{\log a}$$

■ برای  $b > 0$  و  $a \neq 1$  داریم:


## ■ آمار توصیفی: ✓

■ نمودار پراکنش دو کمیت، مجموعه‌ای از نقاط در صفحه مختصات است که طول و عرض هر نقطه، داده‌های مربوط به اندازه‌گیری‌های متناظر دو کمیت است.

■  $x$  و  $y$  دو کمیت مرتبط هستند. اگر مقادیر این دو کمیت برای برخی از  $x$ ‌ها در یک بازه، مشخص باشد، پیش‌بینی مقادیر  $y$  به ازای  $x$ ‌های مشخص در این بازه به کمک خط برازش را درون‌بایی و پیش‌بینی مقادیر  $y$  به ازای  $x$ ‌های مشخص در خارج از این بازه را برونویابی می‌نمایند.

■ پس از مرتب کردن مقادیر داده‌ها، عددی را که تعداد داده‌های قبل از آن با تعداد داده‌های بعد از آن برابر است را میانه می‌نامند.

■ نمودار جعبه‌ای:

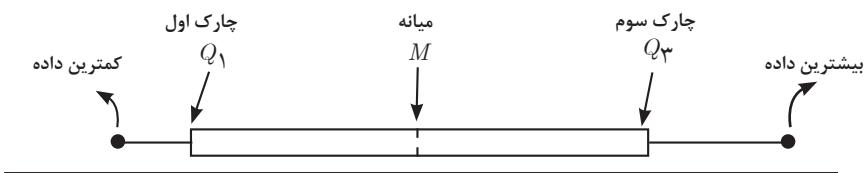

## بخش ۲


### ساخت پروژه (برد الکترونیکی دستگاه)

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| ۱ | کار با نرم افزار تجاری مدار چاپی    |
| ۲ | طراحی مدار چاپی با نرم افزار بیشرفت |
| ۳ | پروژه کاربردی آنالوگ                |
| ۴ | پروژه مخابراتی                      |
| ۵ | پروژه الکترونیک صنعتی               |


## نصب نرم افزار



شکل ۱ - پنجره خوش آمد گویی

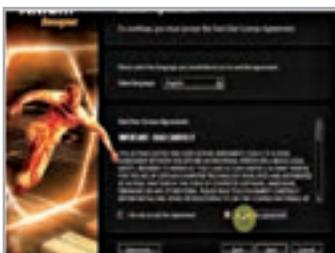

شکل ۲ - پذیرفتن قرارداد نصب

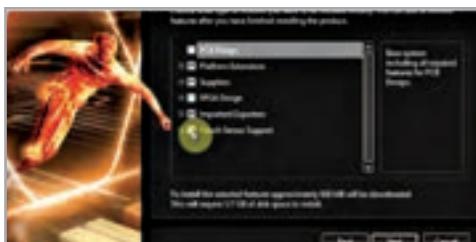


شکل ۳ - افزودن امکانات طراحی مانند FPGA و سنسورهای  
لمسی



- آماده سازی اولیه
  - نرم افزار Altium دیزاینر را خریداری یا دانلود می کنیم. سپس وارد محیط نرم افزار شده و فایل EXE را اجرا می کنیم تا پنجره شکل ۱ ظاهر شود.
  - این پنجره بیان می کند که نرم افزار آماده نصب بر روی رایانه شما است.
  - اکنون باید زبان مورد نظر جهت نصب را انتخاب کنیم. این زبان به صورت پیش فرض روی انگلیسی قرار دارد. آن را تغییر نمی دهیم. سپس باید تیک عبارت I accept the agreement را فعال کنیم تا قرارداد نصب را بپذیریم. با این کار شما موافقت خود را با نصب نرم افزار بر روی سیستم خود اعلام می کنید، شکل ۲.
  - بر روی Next کلیک می کنیم تا پنجره شکل ۳ ظاهر شود.
  - در این مرحله تمام تیک های موجود در این پنجره را فعال می کنیم تا تمامی امکانات Altium آماده نصب شوند. سپس بر روی دکمه Next کلیک می کنیم تا وارد مرحله تعیین مسیر نصب شویم، شکل ۳.
  - در این مرحله بهتر است مسیر پیش فرض نرم افزار را تغییر ندهیم. این مسیر مانند شکل ۴ روی درایو C رایانه و در پوشه Program Files قرار گرفته است.


شکل ۴ - تعیین مسیر نصب نرم افزار

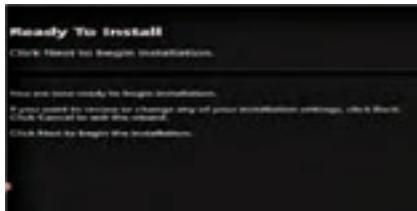

شکل ۵ – آمادگی برای نصب



شکل ۶ – پنجره آغاز نصب نرم افزار

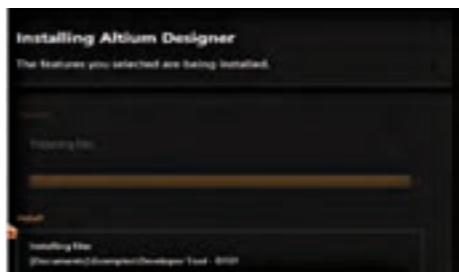


شکل ۷ – نصب فایل های اصلی

### ● فرایند اجرای نصب

با انتخاب گزینه Next در شکل ۴، شکل ۵ ظاهر می شود. در این مرحله نرم افزار اعلام می کند که برای نصب آماده است. کافیست گزینه بعدی (next) را انتخاب کنیم تا نصب آدامه یابد، شکل ۵.

در ادامه مراحل نصب پنجره آغاز نصب ظاهر می شود، شکل ۶. در شکل های ۷ و ۸ ادامه مراحل نصب را مشاهده می کنید.

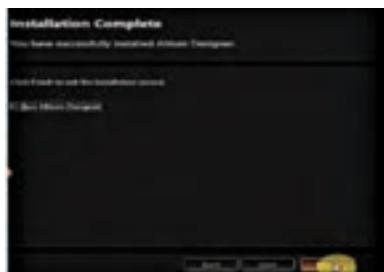

شکل ۸ – پنجره نشان دهنده پایان نصب

## رجیستر کردن برنامه


### ● باز کردن حساب کاربری

پس از اینکه نصب نرم افزار به پایان رسید آن را اجرا کرده و از نوار منو بر روی گزینه DXP کلیک می کنیم.

طبق شکل ۹ پنجره «حساب کاربری من» باز می شود. در این پنجره گزینه My Account (حساب کاربری من) را انتخاب می کنیم.

در مرحله بعد پنجره مربوط به لایسننس (مجوز نصب قانونی برنامه) باز می شود. در شکل ۱۰ پنجره مدیریت جواز نصب را مشاهده می کنید.

اکنون باید جواز نصب قانونی برنامه را طبق مقررات تعریف شده به آن معرفی کنیم تا برنامه رجیستر (ثبت قانونی) شود.

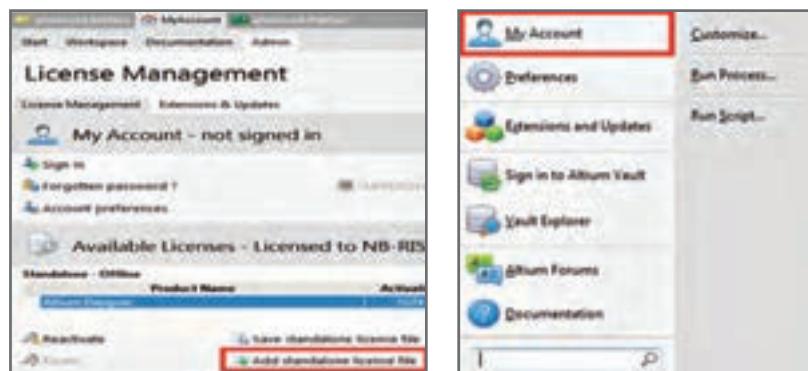

شکل ۱۰- پنجره حساب کاربری من

شکل ۹- پنجره حساب کاربری من

برای این کار ابتدا در پنجره My Account بر روی گزینه Add standalone license file کلیک چپ می کنیم.

سپس یکی از فایل های license را که با همین نام در پوشه های مربوط به فایل های اصلی نرم افزار قرار دارد به برنامه معرفی می کنیم. برای اینکار کافیست بر روی یکی از فایل های موجود در این پوشه با پسوند alf کلیک کنیم تا طبق شکل ۱۱ برنامه رجیستر شود.



شکل ۱۱- انتخاب فایل جواز نصب

پس از اینکه برنامه رجیستر شد، پیام مشابه شکل ۱۲ در پنجره License Available مشاهده می شود. حتی با این پیام توجه کنید. اگر برنامه درست فعال شده باشد، باید پیام نمایش داده شود. مثلاً شکل ۱۲ نشان می دهد که برنامه تا ماه سپتامبر ۲۰۲۸ رجیستر شده است و از تمامی امکانات آن می توان استفاده کرد.



شکل ۱۲- پنجره نشان دهنده وضعیت ثبت قانونی نرم افزار

در تمامی مراحل نصب از آغاز تا پایان نباید به اینترنت متصل باشید در غیر این صورت فرایند نصب دچار اختلال خواهد شد.

### ● دریافت از طریق اینترنت

- ☑ این نوع نرم افزارها از طریق سایت های اینترنتی داخلی و خارجی قابل دریافت هستند.  
همچنین در فروشگاه های نرم افزار نیز عرضه می شوند.
- ☑ اکثر سایت ها، نرم افزار های خود را به صورت فایل های فشرده در سرور (Server) خود قرار می دهند و باید پس از بارگیری، آنها را از حالت فشرده خارج کنیم تا بتوانیم به فایل های اجرایی آن دسترسی داشته باشیم.
- ☑ به دلیل حجم بالای نرم افزارها معمولاً آنها را به چند بخش تقسیم کرده و بر روی سرورها بارگذاری می کنند، بنابراین باید پس از بارگیری، آنها را کنار یکدیگر قرار دهیم و از حالت فشرده خارج کنیم تا به همه فایل های نسبی نرم افزار دسترسی داشته باشیم.

## نکاتی چند درباره کاربرد نرم افزار

### ● چند نکته کلیدی

- ☑ در صورتی که بخواهیم در هنگام قرار دادن قطعات در محیط شماتیک یا محیط PCB، آنها را بپردازیم کافیست همزمان با ورود قطعه مورد نظر به محیط کار، کلید خط فاصله صفحه کلید رایانه (Back Space) را فعال کنیم. با هر بار فعال کردن، قطعه مورد نظر ۹۰ درجه در خلاف جهت عقربه های ساعت می چرخد.
- ☑ برای سیم کشی می توانیم از منوی Place گزینه Wire را انتخاب کنیم یا از طریق جعبه ابزارهای کاربردی ابزار Place Wire را انتخاب کنیم.
- ☑ دقت کنید که پس از کشیدن هر خط ارتباطی بین دو پایه مشخص، برای سیم کشی قطعات بعدی، دوباره باید ابزار سیم کشی را انتخاب کنیم، شکل ۱۳.




شکل ۱۳- آوردن ابزار سیم کشی از منوی Place

- ☑ اگر قرار است چند سیم به یکدیگر متصل شوند باید محل تقاطع این خطوط با یک دایره توپر مشخص شود.

## • آموزش ترسیم خطوط مورب


از آنجا که ترسیم نقشه فنی شماتیکی زیبا و در عین حال ساده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، گاهی اوقات ضرورت ایجاد می‌کند خطوط مورب با زاویه ۴۵ درجه ترسیم کنیم. برای این منظور هنگام ترسیم خطوط طبق شکل ۱۴ از کلیدهای ترکیبی Shift+Space استفاده می‌کنیم. اگر بخواهیم خطوطی با زاویه دلخواه ترسیم کنیم با نگه داشتن کلیدهای Shift + Space می‌توانیم زاویه دلخواه را برای خط مورد نظر تنظیم کنیم، سپس با کشیدن اشاره‌گر ماوس بر روی صفحه، خط مورد نظر را بکشیم. در نهایت پس از رهاکردن کلیک چپ ماوس، خط ترسیم خواهد شد. با سه بار فعال کردن Shift+Space این کلیدها به حالت پیش‌فرض به زاویه ۹۰ درجه بر می‌گردند.

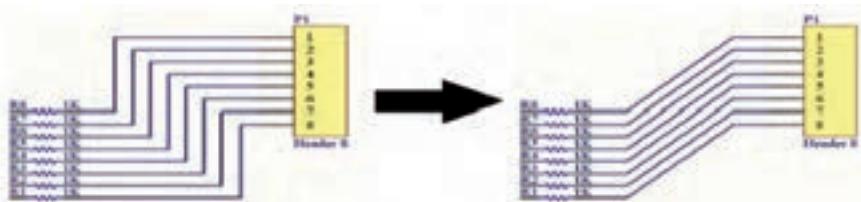

شکل ۱۴- ترسیم خطوط مورب

## • نت‌گذاری خطوط (Net)

برای مشخص سازی و تمایز ساختن خطوط کشیده شده در نقشه فنی (شماتیک) و کاربردهایی که بعداً در PCB مورد نیاز است، از فناوری «نت‌گذاری» خطوط استفاده می‌شود. برای نت‌گذاری خطوط، از منوی Place گزینه Net Lable را انتخاب می‌کنیم، سپس مکان نما را بر روی خط مورد نظر قرار می‌دهیم تا ضربدر قرمز رنگ ظاهر شود. با کلیک چپ ماوس، نت به خط مورد نظر متصل می‌شود. حالا با دوبار کلیک کردن بر روی نت می‌توان نام آن را عوض کرد. همچنین می‌توان هنگام آوردن نت به محیط شماتیک کلید TAB را فشار داده و در قسمت Properties نام مورد نظر مثلاً R1 را بنویسیم، شکل ۱۵.

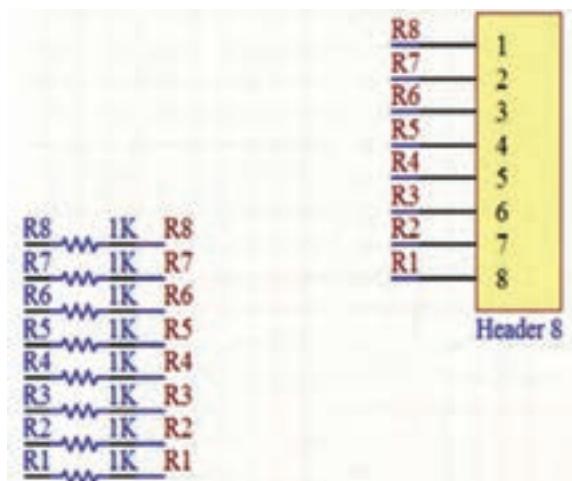


شکل ۱۵- نت‌گذاری خطوط ارتباطی

☒ نوع فونت، اندازه، رنگ و زاویه چرخش نت در این صفحه قابل تنظیم است. در نقشه‌های بسیار پیچیده، که قطعات به راحتی پیدا نمی‌شوند، روش نت‌گذاری باعث سر درگمی کاربر در پیداکردن مسیر سیم‌کشی می‌شود. برای مقابله با این مشکل از روش باس‌گذاری استفاده می‌شود.

☒ باس‌گذاری خطوط را متمرکز می‌کند و در جایی که باید خط خارج شود آن را خارج کرده و به پایه مربوطه متصل می‌کند. با این روش در مدارهای پیچیده، کاربر به راحتی با دنبال کردن مسیر خطوط و توجه به نتهای مشخص شده، مسیر سیم و در نهایت قطعه مورد نظر را در نقشه‌فنی پیدا می‌کند.

☒ گاهی اوقات مسیر اتصال متفاوت است. مثلاً اتصال پایه‌های خروجی یک آی‌سی با اتصال پایه‌های یک پین هدر که قرار است به آن متصل شود متفاوت است. این تفاوت سبب ایجاد بی‌نظلمی می‌شود. برای این کار روی کلید  کلیک کنید. سپس مسیری که می‌خواهید باس از آنجا عبور کند را مشخص کنید. در این حالت مهم نیست که سر و ته باس حتی‌باشد جایی که قطعه‌ای متصل باشد. مهم این است که طبق شکل ۱۶ از نزدیکی قطعه عبور کند.

☒ سپس روی کلید  کلیک می‌کنیم تا ابزار باس‌انتری (Bus Entry) انتخاب شود. حالا جلوی پایه‌های قطعه مورد نظر باس‌انتری‌ها را به خط باس آدرس متصل می‌کنیم و بعد خطوطی که نت‌گذاری شده‌اند را به سر دیگر این باس‌انتری‌ها متصل می‌کنیم، شکل ۱۶.

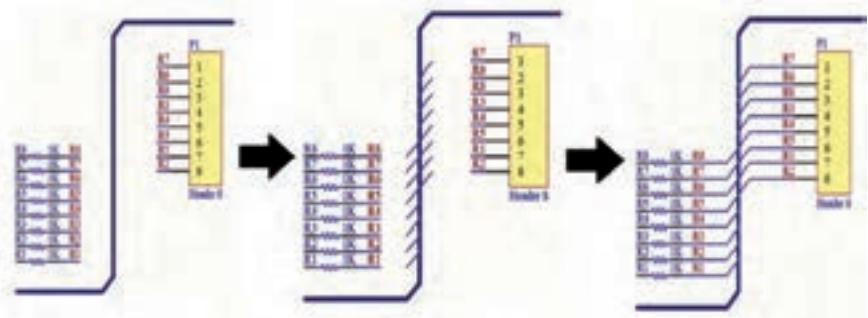

شکل ۱۶-روش کشیدن باس و اتصال باس‌انتری


#### ● مرتب چیدن قطعات

☒ گاهی اوقات در برخی از مدارها مثلاً اتصال مقاومت به پایه‌های یک آی‌سی، یک باس نیاز است تا تعداد زیادی مقاومت یا هر قطعه دیگری را در فواصل منظم و با نام‌گذاری دقیق به صورت پشت سر هم بچینیم. این کار با توجه به نزدیک بودن پایه‌های آی‌سی‌ها مشکل است. شاید بگویید می‌توانیم قطعات را یکی یکی بچینیم، نوشته‌های اضافی را حذف و قطعات را جاگذاری کنیم. این کار سبب اتلاف وقت می‌شود.

☒ برای این منظور ابتدا فقط یک قطعه را در نقشه فنی وارد می‌کنیم. سپس نوشته‌های اضافه را با روش‌های توضیح داده شده حذف می‌کنیم. در ادامه بقیه نوشته‌ها را به شکلی منظم و دلخواه قرار می‌دهیم.

☒ سپس قطعه مورد نظر را انتخاب کرده و کلیدهای Ctrl+X را فعال می‌کنیم. کلیدهای Ctrl+Shift+V را فشار می‌دهیم و به آدرس /Edit/Smart Paste می‌رویم تا شکل ۱۷ ظاهر شود. در قسمت Paste Array تیک گزینه Enable Paste Array را می‌زنیم. حالا باید تعداد


ستون‌های قطعات و تعداد سطرها (در این مثال مقاومت‌ها) را مشخص کنیم. برای این منظور در قسمت ستون‌ها (Columns)، تعداد ستون‌ها را برابر یک و در قسمت Spacing (فاصله ستون‌ها) عدد صفر را وارد می‌کنیم. سپس در قسمت سطرها (Rows) تعداد سطرها را برابر ۸ و در Spacing فاصله بین قطعات را منفی ۰۱ میلی‌متر در نظر می‌گیریم. چون می‌خواهیم قطعات از بالا به پایین چیده شوند عدد فاصله را به صورت منفی وارد می‌کنیم. اگر می‌خواهیم قطعات از پایین به بالا چیده شوند کافیست عدد فاصله را به صورت مثبت وارد کنیم.

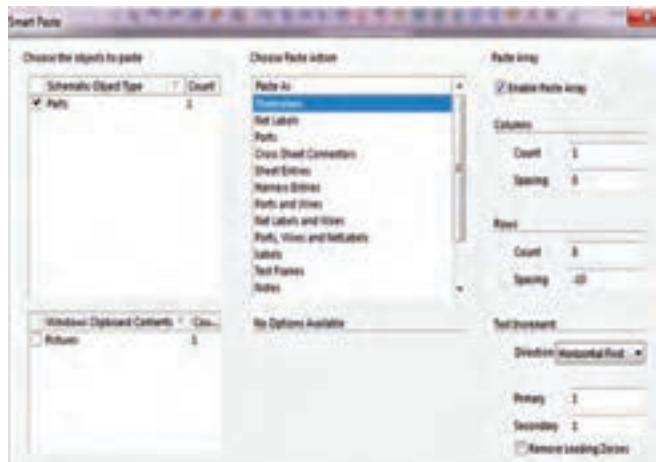


شکل ۱۷- پنجره مرتب چیدن قطعات

برای نام‌گذاری خودکار در قسمت First Direction بروی زبانه کوچک کنار آن گزینه Horizontal First را قرار می‌دهیم و عدد یک را در کادر مربوطه در شکل ۱۷ وارد می‌کنیم. در این صورت نام نت‌گذاری خودکار به صورت یک واحد یک واحد افزایش پیدا خواهد کرد. نتیجه کار مانند شکل ۱۸ خواهد شد. این ابزار مفید در طراحی مدارهای دیجیتالی مانند مدارهای میکروکنترولر یا سایر مدارهایی که نیاز به چیده شدن منظم قطعات تکراری به صورت عمودی یا افقی دارند بسیار مفید است.


اگر بخواهیم دو ستون مقاومت شانزده تایی در دو ستون مجزا را داشته باشیم. تنظیمات را به صورت شکل ۱۹ انجام می‌دهیم و نتیجه کار به صورت شکل ۲۰ خواهد شد.

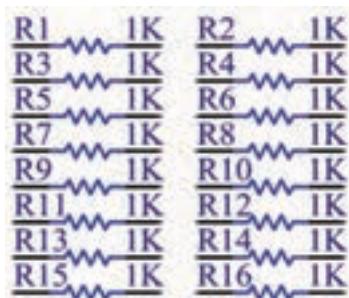

شکل ۲۰

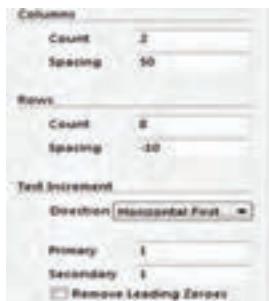

شکل ۱۹

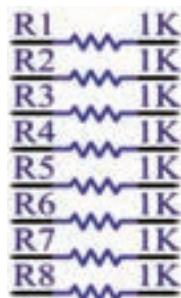


شکل ۲۱

### ● وارد کردن سریع قطعات به نقشه فنی یا شماتیک (Quick Library)

☑ برای راحتی در انتخاب قطعه و همچنین بالا بردن سرعت عمل در کشیدن نقشه فنی می‌توان قطعات را از سمت راست برنامه با استفاده از ابزار Library وارد کرد. اگر گزینه در Library این قسمت موجود نباشد باید آن را طبق شکل ۲۱، از قسمت System که در گوشه پایین سمت راست نمایشگر قرار گرفته انتخاب و به این قسمت اضافه کنیم.

☑ سپس طبق شکل ۲۱ به انتهای سمت چپ صفحه می‌رویم و روی گزینه System کلیک می‌کنیم.

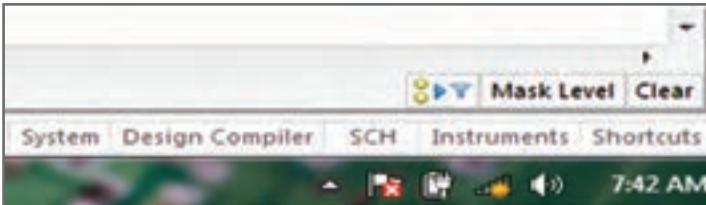

شکل ۲۱ – نوار سیستم برای افزودن کتابخانه



شکل ۲۲ – افزودن کتابخانه

☑ طبق شکل ۲۲ باید تیک مربوط به گزینه Library را بزنیم تا کتابخانه‌ها به منوی سمت راست صفحه افزوده شوند.

### ● نوشتن متن بر روی مدار چاپی

☑ اگر بخواهیم نام تولید کننده را بر روی فیبر مدار چاپی درج کنیم کافیست از نوار ابزار حرف A را انتخاب کنیم تا اشاره گر ماوس مانند شکل ۲۳ به صورت string در آید.



شکل ۲۳ – ابزار نوشتن متن بر روی فیبر

- سپس بر روی کلمه String دابل کلیک می‌کنیم، پنجره شکل ۲۴ ظاهر می‌شود. حال می‌توانیم متن دلخواه را بنویسیم.
- پس از نوشتن متن با ماوس نوشته را جابه‌جا کرده و در مکان دلخواه قرار می‌دهیم. در قسمت Properties متن دلخواه خود را تایپ می‌کنیم.



شکل ۲۴- منوی استرینگ برای افزودن متن دلخواه

- در قسمت Width ضخامت نوشته و در قسمت Height ارتفاع متن خود را تنظیم می‌کنیم.
- در قسمت Location مختصات نوشته بر روی صفحه مشاهده می‌شود که می‌توان آن را تغییر داد.
- با فعال کردن همزمان کلیدهای ترکیبی Shift+Enter بر روی کیبورد می‌توانیم وارد خط دوم برای تایپ شویم.
- در قسمت Layer لایه‌ای از فیبر را که می‌خواهیم متن بر روی آن درج شود انتخاب می‌کنیم. در حالت پیش‌فرض این گزینه بر روی لایه زیر قرار دارد.
- برای تغییر فونت نوشته خود در قسمت Font تیک عبارت True Type را فعال می‌کنیم سپس در قسمت Select Strock Font فونت مورد نظر خود را انتخاب می‌کنیم.
- با کلیک کردن بر روی عبارت Locked موقعیت مکانی نوشته بر روی صفحه قفل خواهد شد.
- با کلیک کردن بر روی عبارت Mirror نوشته مورد نظر به صورت آینه‌ای معکوس می‌شود. از این حالت در بعضی از روش‌های چاپ نقشه مانند لمینت و سیلک اسکرین بر روی فیبر مدار چاپی استفاده می‌شود.
- با کلیک کردن بر روی عبارت Bold می‌توانید نوشته مورد نظر خود را به صورت برجسته در آورید.
- با کلیک کردن بر روی عبارت Italic می‌توانید نوشته مورد نظر خود را به صورت کج نوشته (زاویه‌دار) در آورید. بعد از انجام تنظیمات مورد نظر دکمه Ok را فعال می‌کنیم تا نوشته ثبت شود. در شکل ۲۵ یک نمونه متن نوشته شده روی فیبر را ملاحظه می‌کنید.



شکل ۲۵- نوشتن متن روی فیبر

#### • ایجاد لایه پلی گون

یکی از مراحل تکمیلی PCB، ایجاد لایه محافظت مسی پلی گون (Polygon) بروی فیبر مدار چاپی است. این لایه استحکام فیزیکی و سرعت اسیدکاری فیبر مسی را بالا می‌برد. برای این منظور از منوی Place گزینه Polygon را انتخاب می‌کنیم. باید طبق شکل ۲۶ پنجره تنظیمات Polygon pour ظاهر شود.

گزینه (Copper Regions) این امکان را می‌دهد که طبق شکل ۲۷ ناحیه‌های خالی بین خطوط ارتباطی با لایه‌ای از مس به صورت یکپارچه احاطه شود.

گزینه (Outline Only) این امکان را می‌دهد که طبق شکل ۲۸ فقط اطراف خطوط ارتباطی با لایه‌ای از مس پوشیده شود.




شکل ۲۷- پلی گون



شکل ۲۶- پنجره پلی گون



شکل ۲۸- پلی گون

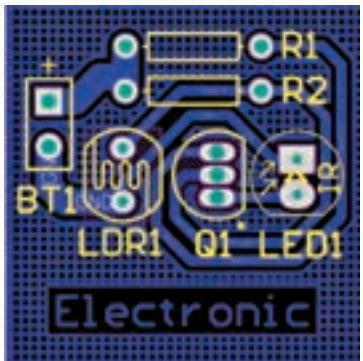

شکل ۲۹- پلی گون


✓ از ویژگی های مهم پلی گون این است که می توان آن را به هر کدام از نت های دلخواه مدار متصل کرد به عنوان مثال معمولاً آن را به نت GND متصل می کنند تا مدار را از نویز پذیری و افزایش دما محافظت کند.

✓ برای اعمال پلی گون پس از انجام تنظیمات مورد نظر با نگه داشتن کلیک چپ ماوس از یک گوشه فیبر شروع کرده و کادری را در چهار ضلع فیبر ترسیم می کنیم و در پایان برای اعمال پلی گون کلیک چپ را رها کرده و یک بار کلیک راست می کنیم.


✓ گزینه (Tracks/Arces) Hatched در این امکان را می دهد که طبق شکل ۲۹ ناحیه های خالی بین خطوط ارتباطی با لایه ای از مس به صورت شبکه پوشیده شود.

#### ● مشاهده طرح سه بعدی مدار چاپی طراحی شده

✓ پس از کامل شدن مسیر یابی، با مراجعه به منوی View شکل ۳۰ و انتخاب گزینه ۳DLayoutMode می توانید برد خود را به صورت سه بعدی مشاهده کنید، شکل ۳۱.

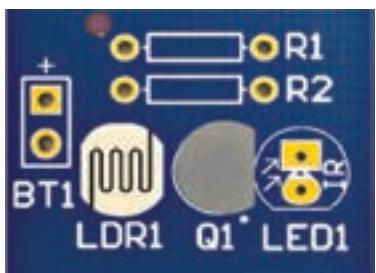


شکل ۳۱- PCB سه بعدی

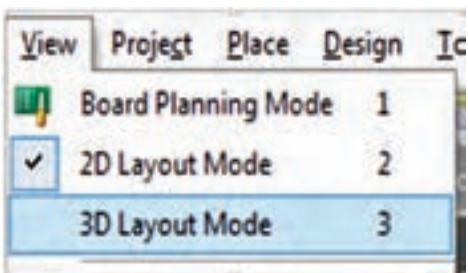

شکل ۳۰- منوی فعال سازی مشاهده سه بعدی

✓ برای اینکه فیبر را در زاویه دلخواه خود بچرخانید کافیست تا دکمه های Shift و کلیک راست ماوس را در حالت فعال نگه داریم تا طبق شکل ۳۲ تصویر یک کره جغرافیایی کنار فیبر ظاهر شود.

✓ در این حالت اگر ماوس را در جهت پیکان های نشان داده شده بر روی کره حرکت دهید می توانید نمایی گوناگون فیبر مدار چاپی را مشاهده کنید. در شکل ۳۳ تصویر فیبر چرخیده شده را ملاحظه می کنید.

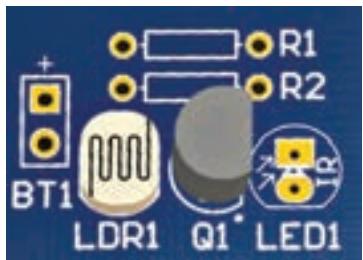

شکل ۳۳- نمای سه بعدی



شکل ۳۲- نحوه چرخاندن فیبر در جهات مختلف

در صورتی نمای سه بعدی فیربر مدار چاپی قابل مشاهده خواهد بود که از قطعات دارای فوت پرینت سه بعدی استفاده کرده باشیم در غیر این صورت مانند شکل ۳۳ قطعاتی که فوت پرینت سه بعدی ندارند مشاهده نخواهند شد و جای خالی آنها نمایش داده خواهد شد.

## میان بُرهای محیطی ( Environment Shortcuts )

### قسمت اول

F1	Access Documentation Library (in context with object under cursor)
CTRL + O	Access Choose Document to Open dialog
CTRL + F4	Close active document
CTRL + S	Save current document
CTRL + P	Print current document
ALT + F4	Close Altium Designer
CTRL + TAB	Cycle through open documents (to the right). Alternatively, enable the Ctrl+Tab switches to the last active document option on the System - View page of the Preferences dialog.
SHIFT + CTRL + TAB	Cycle through open documents (to the left). Alternatively, enable the Ctrl+Tab switches to the last active document option on the System - View page of the Preferences dialog
Drag & drop from Windows Explorer into Altium Designer	Open document as a free document
F4	Hide/display all floating panels
SHIFT + F4	Tile open documents
SHIFT + F5	Toggle between active panel and workspace
ALT + F5	Toggle full screen mode on/off
Hold CTRL while moving a panel	Prevent automatic docking, grouping or snapping

C, L	Close all documents belonging to active project
C, T, M	Access Storage Manager panel
C, T, L	Access Local History for the current project
C, P	Access the Project Packager wizard
C, L	Close all documents belonging to active project
C, T, M	Access Storage Manager panel
C, T, L	Access Local History for the current project

• میان بُرهای پنل مشترک (COMMON PANEL SHORTCUTS)

HOME	Jump to first entry in panel
END	Jump to last entry in panel
↑	Move to previous entry in the panel
↓	Move to next entry in the panel
←	Collapse expanded top-level entry or sub-folder
→	Expand collapsed top-level entry or sub-folder
Left-click	Select entry under cursor
Right-click	Display context sensitive pop-up menu
Left-click on a column header	Sort data by that column
Left-click & drag column header	Move data column
Left-click and type	Direct filtering based on typed character(s)
ESC	Clear current filtering when using direct filter feature
BACKSPACE	Clear previously entered filter characters when using direct filter feature
HOME	Jump to first entry in panel

## ● میان بُرهای پنل پروژه (PROJECTS PANEL SHORTCUTS)

Double Left-click	Edit document under cursor
Drag & drop from one project to another	Move selected document
CTRL + Drag & drop from one project to another	Link selected document into second project

## ● میان بُرهای پنل کمکی کامپیووتر (CAM PANEL SHORTCUTS)

Select layer, ←	Turn all layers OFF except selected one
Select layer, →	Turn all layers ON
click on a layer-Double Left	Make that layer the current layer


## ● میان بُرهای پنل فهرست (LIST PANEL SHORTCUTS)

↑ ↓ ← →	SHIFT focus to next cell in direction of arrow key
Left_click & drag	Multi_select in direction of mouse movement
CTRL + Click	Multi_select (non_sequential)
SHIFT + Click	Multi_select (sequential)
SPACEBAR (Schematic)	Edit selected cell
SPACEBAR (PCB)	Flush current entry for cell currently being edited
F <sub>r</sub>	Edit selected cell
ENTER (Schematic)	Finish editing current cell
ENTER (PCB)	Finish editing current cell and enter edit mode for cell beneath
CTRL + C (or CTRL + INSERT)	Copy
CTRL + V (or SHIFT + INSERT)	Paste
PAGE UP	Jump selection to top of visible list area
PAGE DOWN	Jump selection to bottom of visible list area
Mouse_wheel	Pan up or down

- میان بُرهای مشترک ویرایشگر نقشه فنی، PCB و سایر موارد (COMMON SCHEMATIC AND PCB EDITOR SHORTCUTS) از آنجا که تعداد میان بُرهای مرتبط با نقشه فنی و PCB زیاد است، با توجه به شرایط و نیاز خود می توانید به help نرم افزار یا منابع و سایت های مرتبط مراجعه کنید.

## نکات حرفه ای نرم افزار آلتیوم دیزاینر (altium designer)


- روش برسی و عیب یابی خطاهای موجود در نقشه شماتیک از طریق کامپایل کردن پس از طراحی و ترسیم نقشه شماتیک باید پروژه را کامپایل کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که از نظر فنی نقشه به درستی ترسیم شده است. کامپایل کردن پروژه این امکان را به طراح می دهد تا از خطاهای ایرادهای احتمالی ممکن در حین طراحی آگاهی پیدا کرده و قبل از انتقال نقشه از محیط شماتیک به محیط PCB به رفع این خطاهای بپردازد. برای انجام این عمل از منوی Compile PCB Project را انتخاب می کنیم شکل ۳۴.

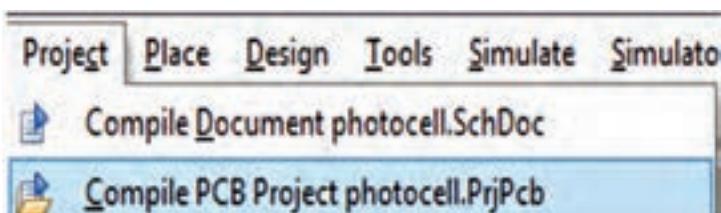

شکل ۳۴


فیلم شماره ۱: مراحل کامپایل کردن نقشه را مشاهده و مراحل کار را تکرار کنید.

- ✓ با کامپایل کردن پروژه تمامی المان ها و اتصالات نقشه شماتیک به صورت خودکار توسط نرم افزار بررسی می شود و اگر خطاهایی مانند نام گذاری تکراری قطعات، عدم نام گذاری یا عدم اتصال صحیح قطعات به یکدیگر در طراحی رخ داده باشد پیام های خطا و هشدار در پنجره پیام ها (Messages) نمایش داده می شود، شکل ۳۵.

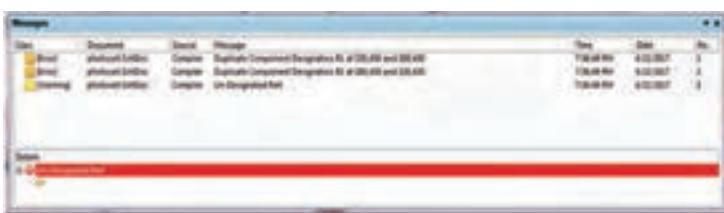


شکل ۳۵

در شکل ۳۶ مدار پروژه فتوسل نشان داده شده است که در کتاب ساخت پروژه هنرجویان با آن آشنا شده‌اید. این مدار دارای دو خطای طراحی و یک هشدار است، که در شکل ۳۵ مشاهده می‌کنید.

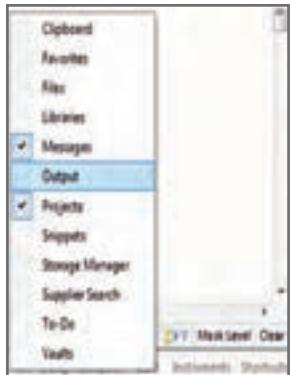

شکل ۳۷

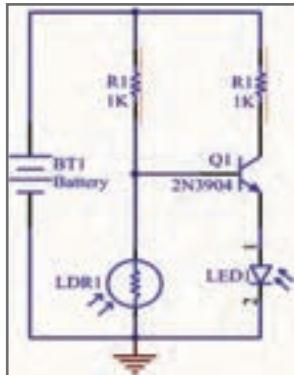


شکل ۳۶

همان‌طور که در شکل ۳۶ مشاهده می‌شود نام انحصاری (Designator) دو مقاومت موجود در مدار به صورت تکراری R1 نام‌گذاری شده و برای فتوسل Designator در نظر گرفته نشده است. در پنجره شکل ۳۵ دو نوع اطلاعات ارائه می‌شود. دسته اول خطاهای (Error) هستند که قابل چشم پوشی نیستند و برای داشتن طراحی صحیح باید آن را رفع کنیم. گروه دوم هشدارهایی (Warning) هستند که به معنای وجود خطای نیستند بلکه نکاتی را باید آوری می‌کنند و می‌توان از آنها چشم پوشی کرد. مثلاً در این مدار نرم‌افزار یادآوری می‌کند که باتری نام‌گذاری نشده است. نرم‌افزار توضیحات کاملی راجع به خطاهای به کاربر ارائه می‌کند تا کاربر بتواند آنها را بر روی نقشه شماتیک پیدا کند. با دابل کلیک کردن بر روی هر پیام، قسمت معیوب، به صورت زوم شده بر روی نقشه شماتیک با خط قرمز دندانه‌داری مشخص می‌گردد. شکل ۳۶. اگر بعد از کامپایل این پنجره ظاهر نشود با زدن تیک کنار گزینه Message از منوی (System) که سمت راست پایین صفحه قرار گرفته آن را اضافه می‌کنیم، شکل ۳۷.

## انتقال قطعات از محیط شماتیک به محیط PCB

هنگامی که می‌خواهیم نقشه شماتیک را به صفحه PCB انتقال دهیم، به منوی Project رفته و در این مرحله از منوی Design گزینه Update Schematic in prjpcb: Update Document را انتخاب می‌کنیم. قبل از prjpcb نام پروژه PCB قرار می‌گیرد، شکل ۳۸.

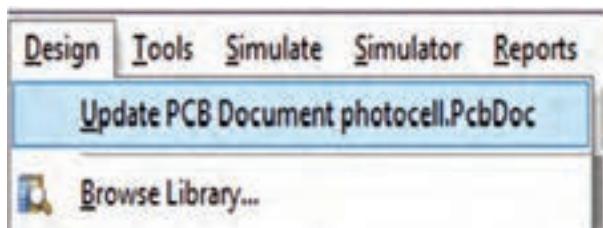


شکل ۳۸

حالا در پنجره جدید باز شده، گزینه Execute Changes را انتخاب می‌کنیم، شکل ۳۹.




شکل ۳۹

اگر همه چیز درست باشد در قسمت وضعیت Status در دو ستون Check و Done تمام تیک‌ها به نشانه انجام عملیات موفق به رنگ سبز در خواهد آمد. بعد از آن گزینه close را انتخاب می‌کنیم شکل ۳۹. تا عملیات انتقال انجام شود در غیر این صورت به ازای هر خطایک ضربدر قرمز نمایش داده می‌شود و نرم‌افزار علت بروز خطای را بیان می‌کند تا آن را رفع کنیم و مجدداً آپدیت را انجام دهیم. پس از آن به محیط PCB رفته و مشاهده خواهیم کرد که قطعات در کنار فایر قرار گرفته‌اند، شکل ۴۰.

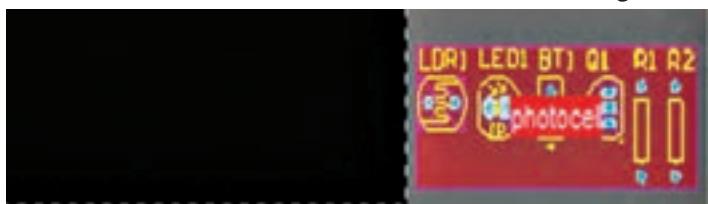

شکل ۴۰

فیلم مراحل انتقال نقشه از محیط شماتیک به محیط PCB را ببینید و مراحل را در نرم‌افزار تکرار کنید.

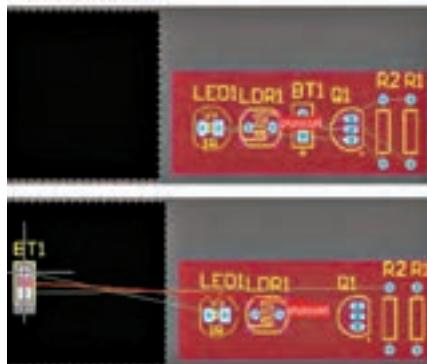


شکل ۴۱

در این مرحله با قرار دادن اشاره‌گر ماوس بر روی قطعات و روش کشیدن و انداختن (Drag and Drop) قطعات را مبتنی بر استانداردهای طراحی که در درس طراحی مدار چاپی بیان شد در محل‌های مناسب جاگذاری می‌کنیم، شکل ۴۱.

اگر در هنگام ایجاد پروژه اصلی یک پروژه PCB هم ایجاد کرده و در آدرس پروژه اصلی ذخیره کنیم پس از ترسیم شماتیک و مرحله Update Schematic in prjpcb محيط PCB ظاهر می‌شوند با این تفاوت که ابعاد فیبر مشخص نیست و بعداً باید آن را تعیین کنیم اما اگر از روش PCB Board Wizard استفاده کنیم در همان ابتدای امر می‌توانیم ابعاد فیبر را تعیین کنیم و پس از آپدیت فایل شماتیک قطعات ظاهر شده در محیط PCB را روی فیبر بچینیم.


اگر از روش PCB Board Wizard برای ایجاد فیبر خام استفاده می‌کنیم قبل از عملیات انتقال قطعات از محیط شماتیک به محیط PCB، ابتدا باید فیبر خام ایجاد شده را زیر مجموعه پروژه PCB اصلی که قبلاً ایجاد کرده بودیم، قرار دهیم برای این کار کافیست در قسمت پروژه‌ها اشاره‌گر ماوس را روی نام فیبر قرار داده و با کشیدن و انداختن آن را به پروژه اصلی اضافه کنیم در غیر این صورت انتقال قطعات انجام نخواهد شد. برای درک بهتر شکل ۴۲ را مشاهده کنید.

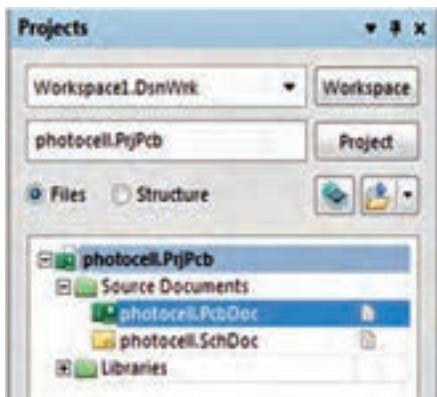

شکل ۴۲


## مسیر یابی دستی و ایجاد جامپر در محیط PCB

گاهی اوقات در هنگام مسیر یابی در بردهای یک رو، یک پد PAD در بین چند ترک Track می‌گیرد و اگر بخواهیم خطوط ارتباطی مربوط به آن را ترسیم کنیم ترک‌ها از روی یکدیگر عبور کرده و دچار اتصالی می‌شوند. در چنین شرایطی از جامپر استفاده می‌کنیم. مدار شکل ۴۳ را مشاهده کنید. در این مدار به یک جامپر نیاز است.

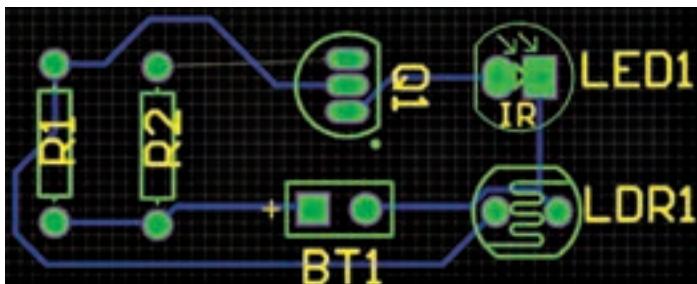

شکل ۴۳


برای ایجاد جامپر ابتدا از منوی Place گزینه Pad را انتخاب می‌کنیم یا از نوار ابزار Pad را انتخاب می‌کنیم، شکل ۴۴. سپس دو پد را در دو طرف Track مورد نظری قرار می‌دهیم تا بتوانیم از روی آن عبور کرده و پایه‌های مبدأ و مقصد را به هم متصل کنیم، شکل ۴۵.

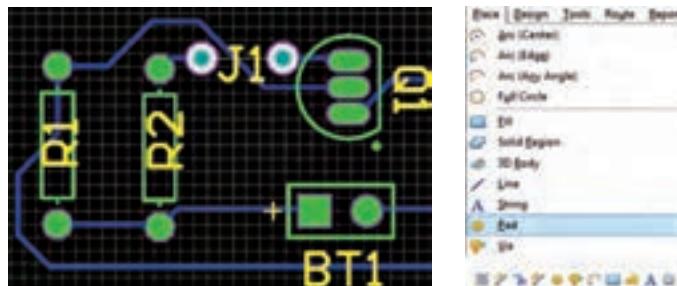

شکل ۴۵


شکل ۴۴

هنگامی که پدها را بر روی صفحه قرار دادیم بر روی آنها دابل کلیک می‌کنیم تا پنجره PAD ظاهر گردد، شکل ۴۶. حالا باید مشخص کنیم که این پد در کدام لایه قرار گرفته و به کدام نت NET متصل می‌شود. برای اینکار در پنجره PAD و در قسمت PAD روی مثلث کنار آن کلیک می‌کنیم و از لیستی که باز می‌شود نام نت موردنظر را انتخاب می‌کنیم. برای مشخص کردن لایه در قسمت Layer از منوی کشویی آن حتماً باید گزینه Multi Layer را انتخاب کنیم زیرا پدها سوراخ‌هایی هستند که از لایه رو شروع شده و به لایه زیر ختم می‌شوند. در قسمت Information شکل سوراخ داخلی پد را انتخاب کرده و در قسمت size and shape (Round) هستند که می‌توان مشخص می‌کنیم. در تنظیمات پیشفرض پدها به صورت دایره‌ای (Round) هستند که می‌توان آن را به مستطیل (Rectangular) یا هشت ضلعی (Octagonal) تغییر داد.

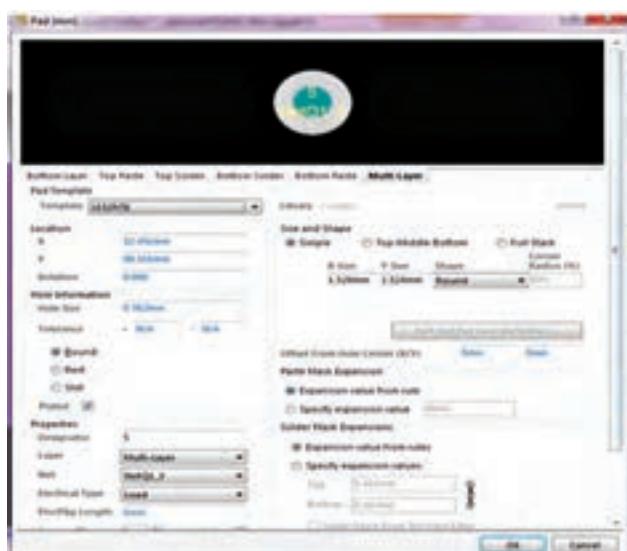


شکل ۴۶

پس از این مرحله جامپر را نام‌گذاری می‌کنیم. برای این کار از منوی String Place را انتخاب می‌کنیم، شکل ۴۷. سپس کلید TAB صفحه کلید را می‌فشاریم تا منوی شکل ۴۸ ظاهر شود. حالا نام مورد نظر را برای جامپر خود انتخاب کرده و تنظیمات مربوط به لایه آن را در لایه راهنمای Overlay Top قرار می‌دهیم. در پایان کلید Ok را فعال می‌کنیم تا متن مورد نظر در مکان دلخواه بر روی فیبر قرار گیرد، شکل ۴۹. بدین ترتیب پس از ساخت مدار از طریق یک سیم این دو پد را به یکدیگر متصل می‌کنیم.

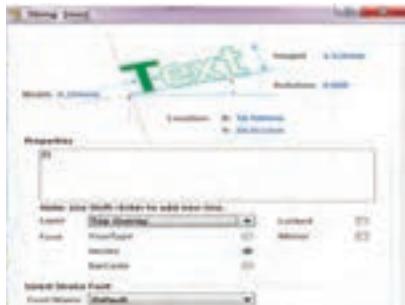

شکل ۴۸

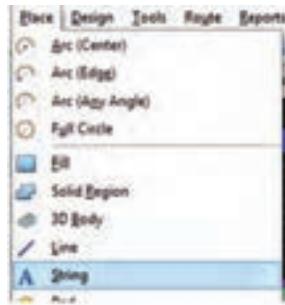

شکل ۴۷




شکل ۴۹

## پیدا کردن قطعات مورد نظر بر روی نقشه شماتیک


بعضی اوقات نیاز داریم تا قطعه‌ای را بر روی نقشه جست‌وجو کنیم. حال اگر نقشه شماتیک گستردگی داشته باشیم جست‌وجو بر روی نقشه به صورت چشمی بسیار وقت‌گیر است. برای انجام این کار ابتدا نقشه شماتیک را طبق روشی که قبلًا گفتیم کامپایل می‌کنیم، شکل ۵۰. سپس از منوی Compiler Design زبانه Navigator که در پایین صفحه ابزار قرار دارد را انتخاب می‌کنیم تا پنجره Navigator باز شود، شکل ۵۱. در این پنجره تمامی قطعات و نت‌های (اتصال‌ها) تشکیل دهنده نقشه شماتیک به صورت لیستی قابل مشاهده است. حال اگر بر روی یکی از آنها کلیک کنیم نرم‌افزار با سرعت بسیار زیاد قطعه یا نت مورد نظر را یافته و بر روی آن متumerکر می‌شود. برای مثال اگر بر روی Q1 کلیک کنیم بلافاصله ترانزیستور Q1 را پیدا می‌کند و نماد آن را ارائه می‌دهد، شکل ۵۲.

### • تهیه لیست قطعات مورد نیاز مدار طراحی شده


نرم‌افزار آلتویوم قادر است لیستی از قطعات مورد استفاده در مدار طراحی شده را به همراه تعداد آنها تهیه کرده و در اختیار کاربر قرار دهد. برای این منظور کافیست تا پنجره مربوط به آن باز شود، شکل ۵۳.

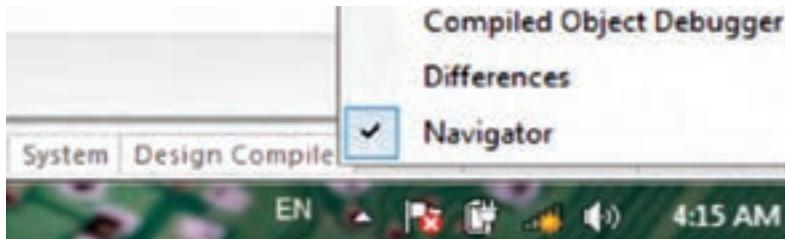


شکل ۵۰

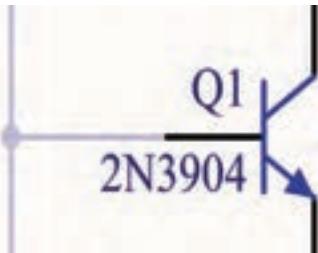

شکل ۵۱

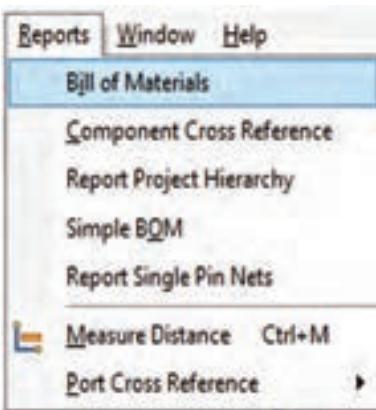

شکل ۵۲

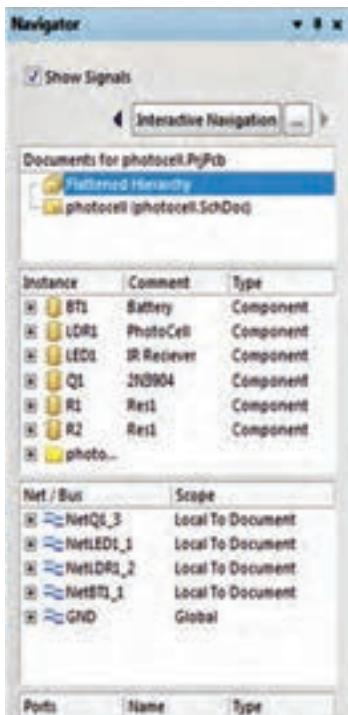

شکل ۵۳

در محیط شماتیک یا Bill of Material Report را انتخاب کنیم تا پنجره مربوط به آن باز شود، شکل ۵۴.

Grouped Columns	Show	Comment	Description	Designator	Footprint	LibRef	Quantity
Comment	Footprint	Selected	Selected	Selected	Selected	Selected	Selected
Battery		Multicell Battery	B1	S41-2	Battery		
PhotoCell		Photo Cell-Variable Res (DRL)		PhotoCell	LDR		
IR Receiver		Infrared Receiver Phot (UD006)		LED (Infrared Receiver)	LED IR Receiver		
2N3904		NPN General Purpose A-Q3		10-824	2N3904		
Res		Resistor	R1, R2	A104-43	Res		

شکل ۵۴

### منحنی‌های مشخصه ترانزیستور

روابط بین جریان‌ها و ولتاژ‌ها و تغییرات آنها در ترانزیستور و همچنین ضریب تقویت به عواملی چون درجه حرارت، فرکانس و غیر خطی بودن المان‌ها بستگی دارد. منظور از غیر خطی بودن، این است که نسبت تغییرات جریان‌ها و ولتاژ‌ها تابع یک معادله خطی ریاضی نیست. معمولاً از طریق ریاضی به سادگی نمی‌توان مقادیر را به دست آورد. بنابراین، از منحنی‌هایی که بیان کننده روابط بین جریان‌ها و ولتاژها است، استفاده می‌شود. این منحنی‌ها عبارت‌اند از:

(الف) منحنی مشخصه ورودی (b) منحنی مشخصه انتقالی (p) منحنی مشخصه خروجی  
در ادامه بحث، درباره هر یک از سه منحنی ذکر شده توضیحاتی خواهیم داد. البته این منحنی‌ها برای آرایش امیتر مشترک ترسیم شده‌اند.

#### ● منحنی مشخصه ورودی ترانزیستور یا منحنی بیس امیتر


شکل منحنی مشخصه: در شکل ۵۵ منحنی مشخصه ورودی ترانزیستور AC127 در حالت امیتر مشترک نشان داده شده است. این ترانزیستور از جنس زرمانیم است و به همین دلیل، جریان بیس نسبتاً زیادی دارد. منحنی مشخصه ورودی ترانزیستور، بیان کننده مقدار جریان ورودی بر حسب ولتاژ ورودی است. چون مدار ورودی به یک دیود شباهت دارد، منحنی مشخصه آن نیز شبیه منحنی مشخصه ولت - آمپر دیود معمولی است.

#### اطلاعات قابل استخراج از منحنی مشخصه ورودی


از منحنی مشخصه ورودی اطلاعات زیر را می‌توان استخراج نمود.

(الف) نقطه کار ورودی: به ازای یک  $V_{CE}$  معین با معلوم بودن هر یک از کمیت‌های  $V_{BE}$  یا  $I_B$  روى منحنی، نقطه کار ورودی مشخص می‌شود.

مثال ۱: در شکل ۵۶ به ازای ولتاژ  $V_{BE} = 0.6\text{V}$  مختصات نقطه کار ورودی را مشخص کنید.  
پاسخ: اگر مطابق شکل ۵۶ از نقطه  $V_{BE} = 0.6\text{V}$  ولت خطی بر محور  $V_{BE}$  عمود کنیم، منحنی را در نقطه Q قطع می‌کند، از نقطه Q خطی بر محور  $I_B$  عمود می‌کنیم، محل تلاقی این خط با محور  $I_B$  مقدار  $I_B$  را در نقطه کار مشخص می‌کند.  
 $V_{BE} = 0.6\text{V}$   
 $I_B = 3\text{mA}$

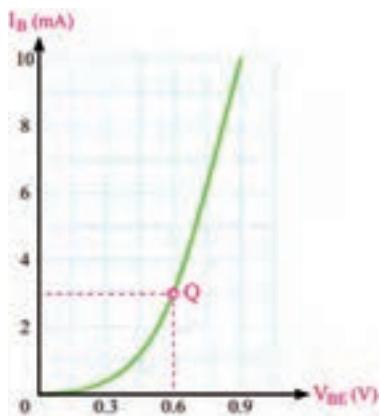

شکل ۵۶

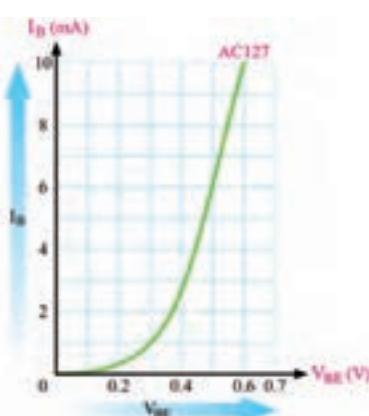

شکل ۵۵

ب) مقاومت دینامیک دیود بیس امیتر: اگر سیگنالی متنابض به بیس ترانزیستور اعمال کنیم، تغییر دامنه این سیگنال موجب آن می‌شود که افت پتانسیل دو سر پیوند بیس - امیتر، حول نقطه کار  $Q$  قدری تغییر کند. میزان این تغییرات در مقایسه با ولتاژ بایاس  $V_{BEQ}$  خیلی کم است؛ مثلاً اگر  $7V$  ولت فرض شود، ممکن است این تغییرات بین دو مقدار  $0.69V$  و  $0.71V$  در نوسان باشد. تغییرات ولتاژ  $V_{BE}$  باعث تغییرات جریان بیس ترانزیستور خواهد شد. طبق تعریف، مقاومت دینامیکی دیود بیس امیتر با نسبت تغییرات ولتاژ بیس امیتر به تغییرات جریان بیس ترانزیستور برابر است. مقاومت دینامیکی دیود بیس امیتر را با  $r_\pi$  نشان می‌دهند.

$$r_\pi = \frac{\Delta V_{BE}}{\Delta I_B}$$

#### ● منحنی مشخصه انتقالی ترانزیستور


منحنی مشخصه انتقالی، رابطه بین جریان ورودی و جریان خروجی ترانزیستور را به ازای مقادیر ثابت  $V_{CE}$  نشان می‌دهد. در شکل ۵۷ منحنی مشخصه انتقالی ترانزیستور  $7V$   $BC$  را به ازای  $V_{CE} = 5V$  مشاهده می‌کنید. از منحنی مشخصه انتقالی ترانزیستور می‌توان  $\beta_{DC}$  و  $\beta_{ac}$  یا  $\beta_{hfe}$  را به دست آورد.

$$\beta_{DC} = \frac{I_C}{I_B} | V_{CE} \text{ ثابت}$$


$$\beta_{ac} = h_{fe} = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B} | V_{CE} \text{ ثابت}$$

#### ● منحنی‌های مشخصه خروجی ترانزیستور

منحنی مشخصه خروجی ترانزیستور، رابطه بین جریان و ولتاژ خروجی را به ازای جریان ورودی معین نشان می‌دهد. اگر تقویت کننده امیتر مشترک باشد، جریان ورودی  $I_B$  و جریان خروجی  $I_C$  و ولتاژ خروجی  $V_{CE}$  خواهد بود تقریباً همه کارخانه‌های سازنده ترانزیستور این منحنی را در حالت امیتر مشترک ارائه می‌دهند. شکل ۵۸ منحنی مشخصه خروجی ترانزیستور را به ازای جریان  $I_B$ ‌های مختلف ثابت نشان می‌دهد.

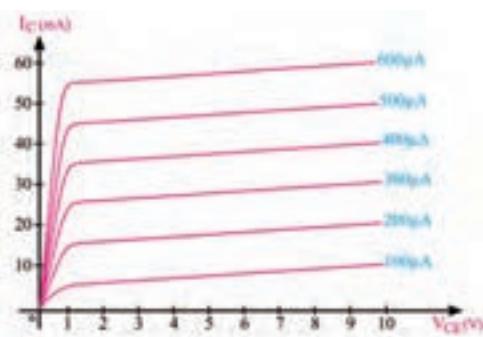

شکل ۵۸

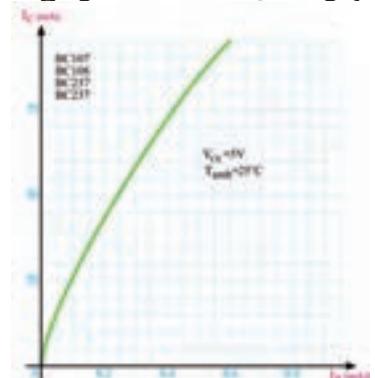


شکل ۵۷

- اطلاعات قابل استخراج از منحنی‌های مشخصه خروجی: از منحنی‌های مشخصه خروجی ترانزیستور اطلاعات زیر را می‌توان استخراج نمود.
- (الف) نقطه کار (ب) جریان نشستی (پ) بهره جریان (ت) امپدانس ( مقاومت ) خروجی ترانزیستور

## تقویت کننده ترانزیستوری

### • تقویت کننده امیتر مشترک (C.E.)

تقویت کننده امیتر مشترک، بیشترین کاربرد در انواع تقویت کننده‌ها را دارد. تقویت کننده امیتر مشترک علاوه بر تقویت جریان، تقویت ولتاژ را نیز انجام می‌دهد و به همین دلیل، در بسیاری از موارد، نسبت به تقویت کننده‌های دیگر برتری دارد. در مدار شکل ۵۹ یک تقویت کننده امیتر مشترک با بایاس سرخود را مشاهده می‌کنید.

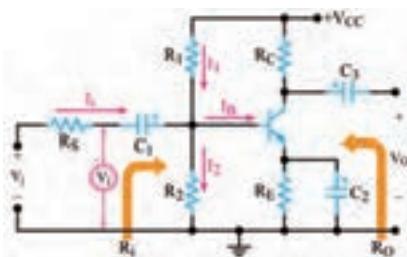


شکل ۵۹

### • تقویت کننده بیس مشترک (CB)


در تقویت کننده بیس مشترک، ورودی مدار، امیتر بیس و خروجی آن کلکتور بیس است. شکل ۶۰ یک تقویت کننده بیس مشترک با تغذیه سرخود را نشان می‌دهد.

### • تقویت کننده کلکتور مشترک (CC)

اگر ورودی مدار تقویت کننده‌ای «بیس - کلکتور» و خروجی آن «امیتر - کلکتور» باشد. تقویت کننده در حالت کلکتور مشترک کار می‌کند. شکل ۶۱ یک تقویت کننده CC با تغذیه سرخود را نشان می‌دهد.

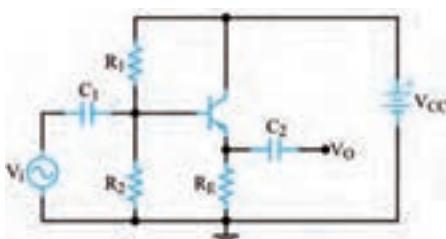

شکل ۶۱

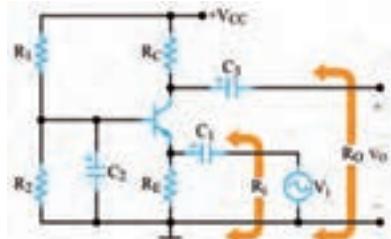

شکل ۶۰

## ● مقایسه سه نوع آرایش تقویت‌کننده‌ها از نظر مشخصات

همان‌طوری که در مباحث قبلی مشاهده کردید، سه نوع آرایش تقویت‌کننده‌ها (CB, CE و CC) از نظر میزان بهره ولتاژ و جریان و مقاومت‌های ورودی و خروجی کاملاً باهم متفاوت هستند. همچنین بهره توان این تقویت‌کننده‌ها که از رابطه  $A_P = A_V \times A_I$  محاسبه می‌شود نیز باهم متفاوت است. تقویت‌کننده امپیتر مشترک به علت داشتن بهره ولتاژ و بهره جریان نسبتاً زیاد بهره توان بسیار زیادی دارد به همین دلیل کاربرد آن در مدارهای مختلف الکترونیکی بسیار زیاد است. در جدول ۱ مشخصات این سه نوع آرایش را برای یک نوع ترانزیستور که از نظر بایاس تاحد امکان باهم تشابه دارند، مشاهده می‌کنید.


جدول ۱

کلکتور مشترک (CC)	بیس مشترک (CB)	امپیتر مشترک (CE)	
زیاد	کم و کوچک‌تر از واحد	متوسط	بهره جریان
کم و کوچک‌تر از واحد	زیاد	متوسط	بهره ولتاژ
زیاد و تقریباً برابر بهره ولتاژ	زیاد و تقریباً برابر بهره جریان	خیلی زیاد	بهره توان
زیاد	کم	متوسط	مقاومت ورودی
کم	زیاد	متوسط	مقاومت خروجی
۰°	۰°	۱۸۰°	اختلاف فاز

## ● بهره تقویت‌کننده بر حسب دسی‌بل (Decibel)

به شکل ۶۲ که بلوک دیاگرام یک تقویت‌کننده است توجه کنید. در این شکل توان داده شده به یک تقویت‌کننده را برابر  $P_{in}$  و توانی را که از آن گرفته می‌شود برابر  $P_{out}$  فرض می‌کنیم، طبق تعریف ده برابر لگاریتم اعشاری نسبت  $\frac{P_{OUT}}{P_{IN}}$  تقویت‌کننده را ضریب تقویت توان بر حسب دسی‌بل می‌نامیم. این موضوع با رابطه لگاریتمی مقابل بیان می‌شود.

$$A_P(\text{dB}) = 10 \log \frac{P_{out}}{P_{in}}$$

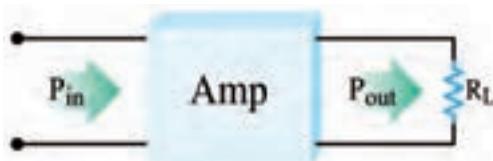

شکل ۶۲

مثال ۶۲: در صورتی که توان وارد شده به شبکه شکل ۶۲ برابر یک وات و توان دریافتی از آن مساوی ۲ وات باشد، بهره قدرت این تقویت‌کننده چند دسی‌بل می‌شود؟

$$A_P = \frac{P_{OUT}}{P_{IN}} = \frac{2}{1} = 2 \quad \text{مرتبه}$$


پاسخ: ابتدا AP را محاسبه می‌کنیم.

مقدار AP را در رابطه لگاریتمی دسی‌بل قرار می‌دهیم.

$$A_{P(\text{db})} = 10 \log \frac{P_{OUT}}{P_{IN}} = 10 \log 2$$

Log ۲ = ۰/۳۰۱۰۳ است که برای سادگی محاسبات آن را برابر با ۰/۳ در نظر می‌گیریم و مقدار  $A_{P(\text{db})} = 10 \times 0/3 = 3$  را بحسب دسی‌بل محاسبه می‌کنیم.

## FET

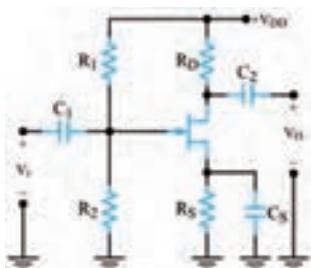

شکل ۶۳


### • تقویت‌کننده‌های سیگنال کوچک FET

یکی از کاربردهای مهم قطعات FET ساخت مدارهای تقویت‌کننده ولتاژ است. از یک FET ممکن است به صورت سورس مشترک، گیت مشترک یا درین مشترک استفاده کنیم. هر یک از این سه آرایش، مشابه ترانزیستور BJT مشخصات ورودی و خروجی خاصی دارد.


• مدار تقویت‌کننده سورس مشترک (Common source=CS) در شکل ۶۳ تقویت‌کننده سورس مشترک با ترانزیستور JFET کانال n را مشاهده می‌کنید.

### • تقویت‌کننده گیت مشترک (Common gate=CG)

تقویت‌کننده گیت مشترک مشابه تقویت‌کننده BJT بیس مشترک دارد. در شکل ۶۴ مدار یک تقویت‌کننده گیت مشترک را مشاهده می‌کنید. برای آنکه از این شکل در کم بهرتری داشته باشید، آن را به صورت شکل ۶۵ دوباره رسم کرده‌ایم. دقت کنید که محل هیچ‌کدام از اجزای مدار و یا جای ورودی و خروجی آن در این شکل تغییر نکرده است.

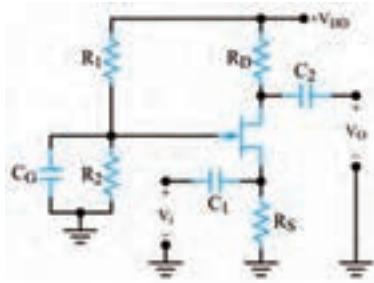


شکل ۶۵

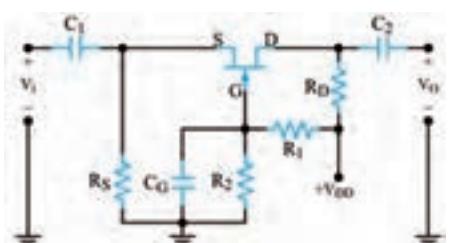

شکل ۶۴

## • تقویت کننده درین مشترک یا سورس پیرو (Common Drain=CD)

در شکل ۶۶ یک تقویت کننده درین مشترک دیده می‌شود. این مدار با مدار تقویت کننده BJT کلکتور مشترک مشابه است زیادی دارد. در این مدار، پایه درین در مقابل سیگنال ac زمین می‌شود. سیگنال ورودی به پایه گیت اعمال می‌شود و خروجی مدار از پایه سورس گرفته می‌شود.

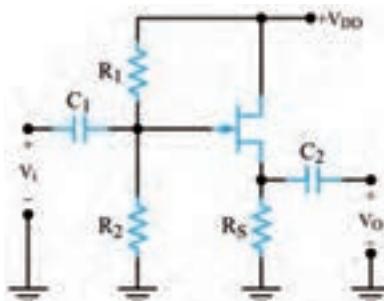

شکل ۶۶

## مقایسه تقویت کننده های BJT با تقویت کننده های FET

✓ ترانزیستور، هر آرایش که داشته باشد، عمل تقویت را انجام می‌دهد. هر یک از آرایش‌های ترانزیستور در مدار، مشخصات ورودی و خروجی ویژه‌ای را ایجاد می‌کند. آرایش CE مناسب‌ترین ترکیب است؛ زیرا بیشترین بهره ولتاژ و جریان را دارد و در نهایت قدرت بیشتری را فراهم می‌سازد.  
☒ آرایش CB به علت داشتن مقاومت ورودی خیلی کم و مقاومت خروجی زیاد برای ایجاد تطبیق امپدانس بین یک مولد سیگنال با مقاومت داخلی کم و یک بار بزرگ مناسب است.

☒ این آرایش به دلیل داشتن پاسخ فرکانسی وسیع، در فرکانس‌های بالا نیز کاربرد دارد.  
☒ آرایش CC به علت دارا بودن مقاومت خروجی خیلی کم اغلب به عنوان یک بافر (جداگر) برای تطبیق دادن بارهای کوچک در مدار استفاده می‌شود. ضمن اینکه مدار جریان را نیز تقویت می‌کند.

☒ طبقه نهایی تقویت کننده‌های صوتی را که باید بلندگوهای با امپدانس کم را تغذیه کند، به صورت کلکتور مشترک می‌بندند.

✓ ترانزیستورهای اثر میدان نیز مشابه‌تر زیادی با آرایش‌های BJT دارند. با این تفاوت که مقاومت ورودی FET بسیار بیشتر از مقاومت ورودی BJT است. بهطور کلی از نظر آرایش، مدارهای FET با BJT به صورت زیر مقایسه می‌شوند.

- الف) آرایش CS مشخصاتی مانند آرایش CE دارد.
- (ب) مشخصات آرایش CG مانند آرایش CB است.
- (پ) آرایش CD مشخصاتی مانند آرایش CC دارد.

## بررسی پروژه‌ها

• تقویت کننده ۱۰ وات  
سیگنال خروجی میکروفون‌ها بسیار ضعیف هستند. چنانچه آنها را مستقیم به آمپلی‌فایر وصل


کنید سطح سیگنال خروجی بسیار کم خواهد بود. به طوری که ممکن است صدا به خوبی شنیده نشود. به همین دلیل باید قبل از اتصال میکروفون به تقویت‌کننده، کمی سطح سیگنال آن را توسط مدار پری آمپلی‌فایر تقویت کرده و سپس برای تقویت نهایی به مدار تقویت‌کننده اصلی متصل نمود. هنگام اتصال میکروفون به میکروکنترلر نیز باید از پری آمپلی‌فایر استفاده کرد. با توجه به اینکه خروجی میکروفون‌ها بسیار ضعیف بوده و سیگنال تولید شده توسط آن به طور مستقیم توسط ورودی میکروکنترلر تشخیص داده نمی‌شود باید آن را ابتدا توسط پری آمپلی‌فایر تقویت کرده و سپس به ورودی میکروکنترلر متصل نمود.

### • بلوک دیاگرام آی - سی ۲۰۰۳


شکل ۶۷ بلوک دیاگرام آی - سی ۲۰۰۳ TDA۲۰۰۳ را نشان می‌دهد. نقش پایه‌های این مدار به شرح زیر است.

#### ✓ پایه‌های ۱ و ۲: ورودی      ✓ پایه‌های ۳ و ۵: خروجی      ✓ پایه‌های ۴: تنظیم

در نقشه شماتیک مدار تقویت‌کننده، ولومی برای کنترل شدت صوت قرار داده نشده است. به این دلیل که قرار است در ادامه خروجی بُرد پخش  $Mp^3$  مستقیماً به ورودی این مدار متصل گردد. اگر برای مصارفی استفاده می‌کنید که به ولوم نیاز دارد، کافی است به صورت شکل ۶۸ مدار را به کار ببرید.

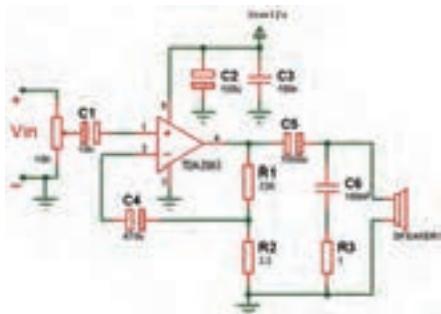

شکل ۶۸ - مدار تقویت‌کننده با ولوم کنترل شدت صوت

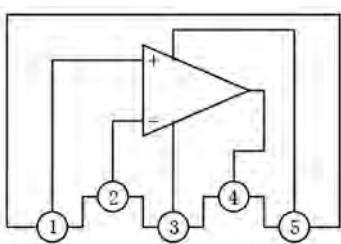

شکل ۶۷ - بلوک دیاگرام آی - سی ۲۰۰۳

در این مدار با تنظیم ولوم می‌توانید شدت صدای خروجی را کنترل نمایید. ولوم دارای سه پایه است. سیگنال ورودی به یکی از پایه‌های ثابت داده می‌شود و پایه ثابت دیگر به زمین مدار متصل می‌گردد. حال می‌توانید از پایه متغیر (پایه وسط) سیگنال قابل کنترل را دریافت کنید. از این روش برای ورودی تقویت‌کننده‌های صوتی دیگر نیز می‌توانید استفاده نمایید.

## شست و شوی بُردهای الکترونیک به روش التراسونیک

✓ بُردهایی که در وسایل مختلف از جمله تلویزیون، پرینتر و دستگاه کپی استفاده می‌شوند بعد از مدتی آلوده به گرد و خاک می‌شوند و باید پاک شوند. همین طور بُردهای تازه مونتاژ شده نیز نیاز به تمیز کاری دارند. یکی دیگر از روش‌های از بین بردن آلاینده‌ها روش فراصوت (Ultrasonic) است. التراسونیک به امواجی گفته می‌شود که فرکانس آن بالاتر از محدوده شنوایی گوش انسان است. بُردهای آلوده و گرد و غبار گرفته داخل محلولی شیمیایی قرار داده می‌شوند و سپس توسط امواج مافق صوت شست و شو شود. بعد از آن خشک می‌شوند. شکل ۶۹ نمونه‌ای از یک بُرد آلوده به گرد و خاک را نشان می‌دهد. از این روش بیشتر در کارخانه‌ها و صنایع استفاده می‌شود.

در ابعاد کوچک‌تر و مصارف خانگی معمولاً از دستگاه‌های دمنده هوا (blower) که در شکل ۷۰ مشاهده می‌نمایید، برای از بین بردن گرد و خاک استفاده می‌شود.



شکل ۷۰- برد آلووده به گرد و خاک

✓ از کاربردهای دیگر امواج آلتراسونیک می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

(الف) تمیزکاری قطعات هواپیما (ب) کنترل عفونت (پ) فاصله‌یابی (به عنوان مثال سنسور دندنه عقب اتومبیل)

## عملکرد مدار کلید الکترونیکی

✓ در این مدار از تراشه CD4013 استفاده شده است. هر زمان که کلید فشار داده شود پایه شماره ۱ این تراشه تغییر وضعیت می‌دهد. چون این خروجی دارای جریان ضعیفی است، از یک ترانزیستور برای تقویت جریان استفاده شده است. این ترانزیستور جریان لازم برای راهاندازی رله را فراهم می‌کند. قطع و وصل رله می‌تواند سبب قطع و وصل وسایل دلخواه شما شود. البته در این حالت باید به جریان مجاز کن tact های رله دقت نمایید.

● قسمتی از برگه اطلاعاتی مازول ۱ SR50

### Spectification:

- Voltage: 5V - 20V
- Power Consumption: 65mA
- TTL output: 3.3V. 0V
- Delay time: 0.2 sec
- Trigger methods: L - disable repeat trigger, H enable repeat trigger
- Sensing range: less than 120 degree, Within 7 meters
- Temperature: -15 ~ +70
- Dimension: 32×24 mm, distance between screw 28mm, M2, Lens dimension in diameter: 23mm

### Application

Automatically sensing light for Floor, bathroom, basement, porch, warehouse, Garage, etc, ventilator, alarm, etc.

● قسمتی دیگر از برگه اطلاعاتی مازول ۱ SR50: (نحوه کالیبره کردن مازول)

#### Instructions

Induction module needs a minute or so to initialize. During initializing time, it will output 0-3 times. One minute later it comes into standby. Keep the surface of the lens from close lighting source and wind, which will introduce interference.

✓ پایه شماره ۴ آی - سی ۵۵۵ زمانی که به زمین متصل باشد، خروجی ۵۵۵ غیرفعال و چنانچه این پایه به مثبت وصل شود خروجی فعال خواهد شد. در این مدار پایه مذکور توسط یک مقاومت ۱۰ کیلو اهم به زمین متصل شده است (به این مقاومت پایین کش یا Pull-Down می‌گویند) و آی - سی غیرفعال است.

✓ حال اگر به هر دلیل این پایه به ولتاژ مثبت متصل شود خروجی فعال می‌شود. در این مدار از مژول PIR استفاده شده است. اما شما می‌توانید هر مدل مژولی که با حس کردن یک کمیت، خروجی «یک» تولید می‌کند را به این پایه وصل کنید. به عنوان مثال می‌توان با اتصال یک مژول تشخیص گاز، این مدار را به «مدار هشداردهنده گاز» تبدیل کرد.

- دو مدل از این مژول‌ها در جدول ۲ نمایش داده شده است.

جدول ۲: مژول گاز

نام مژول (سنسور)	شكل
MQ۶ حساس به گازهای LPG, Propane, iso, butane	
MQ-۲ حساس به کلیه گازهای مشتعل و دود	

## تفاوت بین رگولاتورهای ۷۸L۰۵ و ۷۸L۰۵

برای جریان‌های بالاتر، و ۷۸L۰۵ برای جریان‌های پایین‌تر استفاده می‌شود. به قسمتی از دیتابیشیت این دو نوع رگولاتور در شکل‌های ۷۱ و ۷۲ دقت کنید.

● چنانچه بخواهید از یک تقویت‌کننده صوتی استریو استفاده کنید، باید از آی‌سی‌های TDA۲۰۰۵ و TDA۲۰۰۷ استفاده نمایید. با جستجو در سایت Alldatasheet. com دیتابیشیت این آی‌سی‌ها را دانلود و سپس از مدارات موجود در آنها برای ساخت استفاده نمایید.

### FEATURES

Output Current Up to 100mA

No External Components

Internal Thermal Overload Protection

internal Short-Circuit Limiting

Output Voltage of 5V, 6V, 8V, 9V, 10V, 12V, 15V, 18V, and 24V.

Moisture Sensitively Level 3

شکل ۷۱- برگه اطلاعات ۷۸L۰۵

### Features

- Output Current up to 1A

- Output Voltages of 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 24V

- Thermal Overload Protection


- Short Circuit Protection

- Output Transistor Safe Operating Area Protection


شکل ۷۲- برگه اطلاعات ۷۸L۰۵

### هارمونیک‌های یک موج

مضرب‌های فرد و زوج از فرکانس اصلی را در اصطلاح هارمونیک (Harmonic) می‌نامند. هر موج غیرسینوسی از ترکیب تعدادی موج سینوسی به وجود می‌آید. این امواج توسط دستگاه مخصوص (دستگاه طف‌نما) از یکدیگر قابل تفکیک هستند. اگر فرکانس اصلی یک موج غیرسینوسی را  $f_A$  در نظر بگیریم، هارمونیک‌ها به ترتیب  $1f_A$ ,  $2f_A$ ,  $3f_A$ ,  $4f_A$  و... است. هرقدر شماره هارمونیک افزایش می‌یابد، مقدار دامنه آن کم می‌شود.

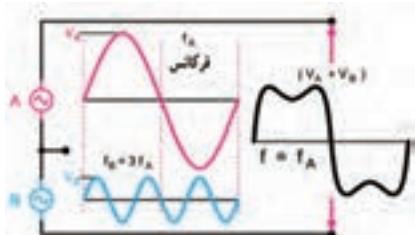

شکل ۷۳

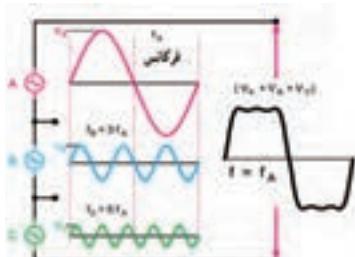

شکل ۷۴

- **هارمونیک‌های موج مربعی متقارن**  
هر موج مربعی متقارن فقط دارای هارمونیک‌های فرد است. یعنی اگر موج اصلی دارای فرکانس  $f_A$  باشد، هارمونیک‌ها دارای فرکانس  $1f_A$ ,  $3f_A$ ,  $5f_A$ ,  $7f_A$ , ... هستند. مثلًاً اگر فرکانس اصلی برابر ۱MHZ باشد هارمونیک‌ها دارای فرکانس ۱MHZ، ۳MHZ، ۵MHZ و... است.

در شکل ۷۴ ترکیب هارمونیک اول و سوم از موج مربعی نشان داده شده است. در شکل ۷۴ ترکیب هارمونیک اول، سوم و پنجم از موج مربعی رسم شده است. مشاهده می‌کنید در این حالت موج حاصل از هارمونیک‌ها به موج مربعی نزدیک‌تر است.

### مدیریت هوشمند ساختمان (BMS)

#### ● ساختمان هوشمند

- ✓ «ساختمان هوشمند بنایی است که در آن از آخرین فناوری‌ها استفاده شده باشد».
- ✓ در ساختمان هوشمند دسترسی و کنترل تمامی امکانات موجود در آن از راه‌های سیستم کنترل مرکزی، امواج رادیویی و کنترل از راه دور میسر می‌شود و شما قادر به کنترل هوشمند تمامی دستگاه‌های موجود در ساختمان و آگاهی از وضعیت کارکرد آنها هستید.
- ✓ در یک ساختمان هوشمند با بهره گرفتن از امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری فناوری مدرن این امکان را می‌توان فراهم آورد تا بتوان اجزا و تجهیزات مختلف را به‌طور خودکار کنترل کرد و

از این شرایط در جهت بهبود کیفی شرایط زیستی استفاده کرد برای مثال این سیستم به صورت خودکار با روشن و خاموش کردن سیستم‌های تهویه، هوای مناسب و مطبوعی را برای ساکنین به وجود می‌آورد و این حالت در راستای کاهش مصرف انرژی و بهینه‌سازی مصرف سوخت در ساختمان (مبحث نوزدهم - مقررات ملی ساختمان) خواهد بود.

بیشترین مصرف انرژی در ساختمان توسط سیستم روشنایی صورت می‌گیرد که با هوشمندسازی این سیستم می‌توان از اتلاف انرژی تا حد زیادی جلوگیری کرد. این عمل با ترکیب روشنایی روز و روشنایی مصنوعی به بهترین نحو و خاموش کردن چراغ‌ها در زمان بدون مصرف به وجود می‌آید. شکل ۷۵ مدیریت هوشمند در یک ساختمان را نشان می‌دهد.



شکل ۷۵- مدیریت هوشمند در یک ساختمان

مدیریت مصرف انرژی در ساختمان هوشمند تأثیر بسیاری در صرفه‌جویی مصرف انرژی دارد. واپسیه کردن نور و سیستم تهویه به حضور شخص و برنامه‌ریزی بهینه دمای اتاق‌ها در ساعات مختلف شباهه روز از مصادیق مدیریت مصرف انرژی هستند.

جلوگیری از تابش مستقیم نور آفتاب به داخل ساختمان در تابستان توسط کنترل اتوماتیک پرده و کرکره، سبب صرفه‌جویی در مصرف انرژی الکتریکی برای دستگاه‌های سرمایشی می‌شود.  سیستم‌های روشنایی، ایمنی، در و پنجره، پرده، کرکره و سایه‌بان، گرمایشی، سرمایشی و تهویه مطبوع، صوتی، تصویری، آفون تصویری، آبیاری خودکار، کنترل تأسیسات استخراج، سونا و جکوزی و سیستم‌های ارتباطی (تلفن، پیام‌گیر، تلفن سانترال و اینترنت) و وسائل الکتریکی از مهم‌ترین وسائل و تجهیزات قابل کنترل در ساختمان‌های هوشمند هستند.

در ساختمان هوشمند با بررسی نیازهای مختلف ساختمان سیستم کنترلی مورد نیاز برای ساختمان طراحی و ساخته می‌شود. به طور کلی نیازهای یک ساختمان عبارت اند از:

#### • روشنایی

یکی از عمدۀ ترین کنترل‌های مورد نیاز ساختمان‌های هوشمند، کنترل روشنایی فضا است که با ایجاد روشنایی متناسب با محیط و نوع فعالیت، موجب ایجاد آرامش افراد و محیط خواهد شد. روش و خاموش کردن لامپ‌ها و تنظیم میزان روشنایی آنها در کنار سایر اقدامات پیش‌بینی شده مثل تنظیم پرده‌ها با توجه به نور محیط، تنظیم سایه‌بان‌های پنجره با توجه به آب و هوا و کنترل سیستم روشنایی اضطراری موجب صرفه‌جویی در مصرف انرژی می‌شود.

#### • تهویه

از کنترل‌های مورد نیاز ساختمان‌های هوشمند، مناسب‌سازی هوای داخل و صرفه‌جویی در انرژی مصرفی سیستم‌های گرمایشی، سرمایشی ساختمان می‌باشد که با اعمال تنظیمات مناسب و کنترل دمای محیط، میزان اکسیژن، رطوبت و فشار می‌توان از تهویه مناسب بهره‌مند شد.

نمونه‌گیری وضعیت آب و هوای (دما، وضعیت جوّی، میزان باد) فضاهای مخالف ساختمان به عنوان رودی و تنظیم رطوبت محیط، فشار و اکسیژن هوای ساختمان به عنوان خروجی سیستم بوده و با روش خاموش کردن وسایلی مانند هواسازها، فن‌کوئل، اسپلیت و کولر صورت می‌گیرد.

#### • ایمنی

کنترل سیستم ایمنی در ساختمان‌های هوشمند جهت محافظت از سلامتی افراد و ساختمان در مقابل خطرات احتمالی صورت می‌گیرد. این سیستم به کنترل مشخصه‌های اتفاقات غیرمتربقه از قبیل آتش‌سوزی، آب گرفتگی، نشت گاز و سایر موارد می‌پردازد و با آگاه‌سازی افراد ذیربط و انجام اقدامات لازم، مانع ایجاد خسارت می‌شود.

از وظایف این بخش، کنترل سیستم اعلام حریق و اطفای آن، کنترل دود و آب گرفتگی، کنترل نشت گاز، تشخیص مواد شیمیایی و نظایر آن است که در صورت وقوع حادثه با آتش‌نشانی و پلیس و مراکز مربوطه تماس برقرار نموده و هم‌زمان با انجام اقدامات لازم مانند باز و بسته کردن درهای اضطراری سبب کاهش خسارت می‌شود.

#### • تردد

از دیگر وظایف سیستم هوشمند ساختمان، کنترل تردد افراد مجاز ساختمان و جلوگیری از ورود افراد غیرمجاز است. کنترل وضعیت باز و بسته بودن درها و تشخیص تردد از طریق اثر انگشت، صفحه کلید، کارت وغیره، آیفون تصویری و ذخیره تصویر مراجعه کنندگان و دوربین‌های مداربسته صورت می‌گیرد که شبیه‌سازی حضور در منزل یکی از این سیستم‌ها است.

#### • خدمات رفاهی

اگرچه در حال حاضر، این دسته از خدمات، تجملی بوده و برای سرگرمی، آسایش و رفاه حال

ساکنین ارائه می‌شوند. ولی به نظر می‌رسد در سال‌های بعد به عنوان مجموعه‌ای از خدمات، مورد استفاده عمومی قرار گیرد. بهمین دلیل در حال حاضر این خدمات در تمام ساختمان‌های هوشمند دیده نمی‌شوند و اکثرًا در منازل و مکان‌های شخصی ملاحظه می‌شوند.

### ● انواع خدمات رفاهی

- توزیع سیستم‌های رسانه‌ای مثل اینترنت، تلویزیون.
- کنترل وسایل آشپزخانه مانند مایکروفر، فر، چای‌ساز و گاز
- کنترل سیستم‌های صوتی و تصویری با قابلیت کنترل در هر فضایی از جمله تعویض منبع صوتی یا تصویری، تنظیم شدت صدا، تغییر در فرکانس صدا (صدای زیر و بم).
- روشن کردن پکیج و تعیین حرارت، اطلاع‌رسانی دمای مطلوب
- تنظیم شرایط کاری آبگرمکن، یخچال (دما و حتی سفارش مواد مصرفی)، ماشین لباس‌شویی و گاز

### ● تأسیساتی

- سیستم هوشمند مدیریت می‌تواند سایر تجهیزات و تأسیسات ساختمان را مانند آبیاری خودکار، باز و بسته کردن درب ورودی و پارکینگ، پمپ آب کنترل و برنامه‌ریزی کند. شکل ۷۶ بخش‌هایی که در یک ساختمان به صورت هوشمند می‌تواند مدیریت شود را با نماد نشان می‌دهد.



شکل ۷۶- مدیریت هوشمند در یک ساختمان




### قطعات الکترونیک صنعتی


#### ● مدار معادل دیود چهار لایه

☑ می‌توان دیود چهار لایه را به صورت شکل ۷۷ برش داد و آن را به دو بخش مطابق شکل ۷۸ تقسیم نمود. همان طور که در شکل ۷۸ مشاهده می‌شود نیمه سمت چپ معادل یک ترانزیستور PNP و نیمه سمت راست یک ترانزیستور NPN است. لذا طبق شکل ۷۹ دیود شاکلی از دو ترانزیستور NPN و PNP تشکیل می‌شود. این دو ترانزیستور به یکدیگر کوپلاز مستقیم شده‌اند. این مجموعه به قفل ترانزیستوری (Latch) معروف است.

☑ همان طور که در شکل ۸۰ مشاهده می‌کنید، کلکتور TR<sub>۱</sub> به بیس TR<sub>۲</sub> و کلکتور TR<sub>۲</sub> به بیس TR<sub>۱</sub> اتصال دارد. این نوع اتصال باعث فیدبک مثبت می‌شود و می‌تواند شرایطی را به وجود آورد تا عمل قفل شدن ترانزیستوری انجام پذیرد.

☑ در این حالت هر تغییری در جریان در هر نقطه‌ای از حلقه فیدبک، تقویت می‌شود و پس از تقویت با همان فاز به نقطه شروع برمی‌گردد. به شکل ۸۰ توجه کنید.

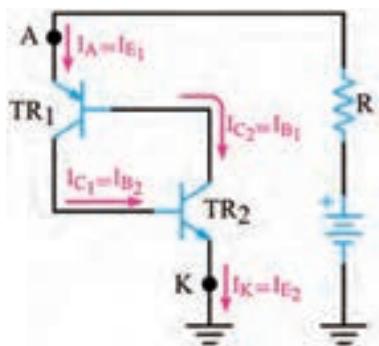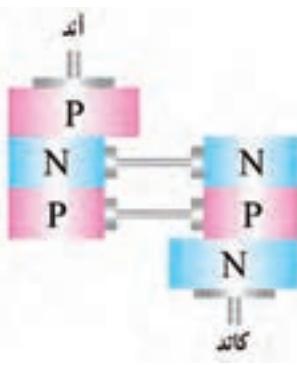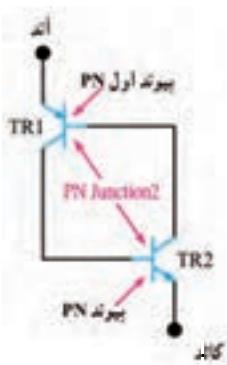

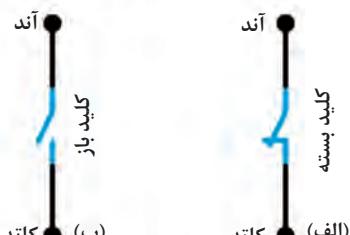


شکل ۸۱

☒ مثلاً اگر جریان بیس TR<sub>2</sub> افزایش یابد، جریان کلکتور TR<sub>2</sub> افزایش می‌یابد و منجر به جاری شدن جریان بیشتری در بیس TR<sub>1</sub> می‌شود و در ادامه جریان کلکتور TR<sub>1</sub> بیشتری را ایجاد می‌کند. در نتیجه، بیس TR<sub>2</sub> با شدت بیشتری راه اندازی می‌شود. این روند یعنی بالا رفتن جریان‌ها ادامه می‌یابد تا این که در دو ترانزیستور به اشباع می‌رسند. در این حالت دیود چهارلایه قفل می‌شود و طبق شکل الف - ۸۱ مانند یک کلید بسته یا وصل عمل می‌کند.


☒ حال اگر عاملی باعث کاهش جریان بیس TR<sub>2</sub> شود، جریان کلکتور TR<sub>2</sub> کاهش می‌یابد و جریان بیس TR<sub>1</sub> را کم می‌کند. کاهش جریان بیس TR<sub>1</sub> جریان کلکتور کمتری را به وجود می‌آورد و در ادامه، جریان بیس TR<sub>2</sub> را به مقدار بیشتری کاهش می‌دهد. این عمل ادامه می‌یابد تا اینکه هر دو ترانزیستور به حالت قطع می‌روند. در این شرایط دیود شاکلی مجدداً قفل شده و طبق شکل ب - ۸۱ شبیه به یک کلید باز (قطع) عمل می‌کند.

### ● مدار معادل SCR و عملکرد آن (SCR Equivalent Circuit)

☒ برای درک بهتر عملکرد SCR می‌توان ساختمن کریستالی آن را مطابق شکل ۸۲، برش داد و آن را به دو نیمه جداگانه مانند شکل ۸۳ تقسیم نمود. مانند شکل ۸۴ یک نیمه از SCR معادل یک ترانزیستور PNP و نیمه دیگر آن معادل یک ترانزیستور NPN است که کلکتور و بیس آنها بهم کوپلazer مستقیم شده‌اند.

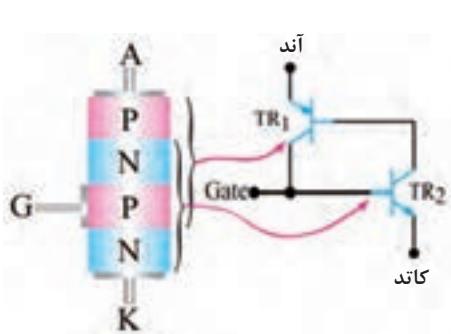

شکل ۸۴

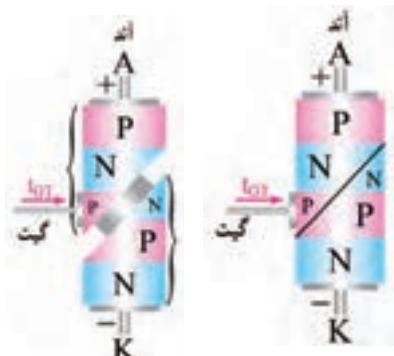

شکل ۸۳

● روشن کردن SCR  
هم‌زمان یک سیگنال راه انداز به پایه گیت آن اعمال کنیم. به منظور تشریح کار SCR چند حالت را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

☒ حالت اول - جریان و ولتاژ گیت صفر است: در این حالت جریان بیس TR<sub>2</sub> مساوی صفر و جریان IC<sub>0</sub> تقریباً معادل IC<sub>0</sub> می‌شود. از طرفی چون جریان IC<sub>0</sub> بسیار ناچیز است، نمی‌تواند ترانزیستور TR<sub>1</sub> را روشن کند. در این شرایط هر دو ترانزیستور در حالت خاموش باقی‌مانند و طبق شکل ۸۵ بین آند و کاتد امپدانس بالایی قرار می‌گیرد. که به معنای باز بودن مدار است.

**حالت دوم – اعمال پالس مثبت به گیت:** هرگاه یک پالس مثبت  $V_G$  را به گیت اعمال کنیم و دامنه  $V_G$  را به اندازه کافی بزرگ انتخاب نماییم، به طوری که بتواند  $TR_2$  را روشن کند، شرایط زیر رخ می‌دهد.


(الف) با اعمال  $V_G$  مقدار جریان بیس ترانزیستور  $TR_2$  یعنی  $I_{B2}$  افزایش می‌یابد.

(ب) با زیاد شدن  $I_{B2}$  مقدار  $I_{C2}$  زیاد می‌شود.


(پ) چون  $I_{C2} = I_{B1}$  است، با افزایش  $I_{C2}$  مقدار  $I_{B1}$  زیاد می‌شود.

(ت) با زیاد شدن  $I_{B1}$  مقدار جریان  $I_{C1}$  افزایش می‌یابد.

(ث) چون  $I_{C1}=I_{B2}$  است با زیاد شدن  $I_{B2}$  مقدار  $I_{C1}$  مجدداً زیاد می‌شود و دوره عملیات تکرار می‌گردد. در شکل الف - ۸۶ هدایت ترانزیستورهای  $TR_1$  و  $TR_2$  در شکل ب - ۸۶ در مدار معادل آن به صورت یک کلید بسته، نشان داده شده است.

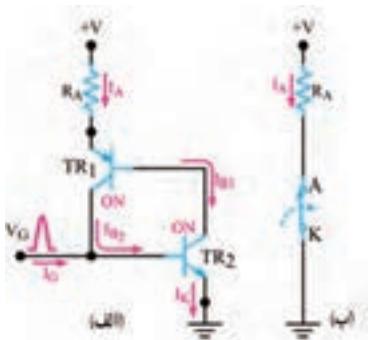

شکل ۸۶

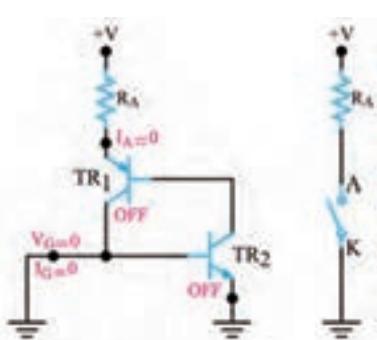

شکل ۸۵

**حالت سوم – قطع پالس تحریک ( $V_G$ ):** با قطع پالس تحریک (تریگر  $V_G$ ) همچنان در ناحیه فعال باقی می‌ماند و آند و کاتد آن مانند یک کلید بسته عمل می‌کند.

### مزایای دیگر رله جامد

از دیگر مزایای رله‌های جامد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

قطع و وصل رله‌های جامد بسیار سریع تر از رله‌های الکترومکانیکی و کنتاکتورها بوده و زمان سویچینگ آنها، در حد میکروثانیه یا میلی ثانیه است.

چون در زمان قطع و وصل جرقه ایجاد نمی‌کنند، برای مکان‌هایی که گازها و مواد قابل اشتعال و انفجار وجود دارد، مناسب است.

به دلیل نداشتن قطعات متحرک در برابر لرزش و ضربه مقاوم تر از رله‌های الکترومکانیکی هستند.  
 اندازه کوچک‌تری دارند.

● **انواع رله‌های جامد از نظر نوع ولتاژ فرمان و سوئیچ:**

۱ رله با ولتاژ کنترل DC و خروجی DC

۲ رله با ولتاژ کنترل DC و خروجی AC

۳ رله با ولتاژ کنترل AC و خروجی DC

۴ رله با ولتاژ کنترل AC و خروجی AC

همچنین رله‌های جامد به صورت تک فاز و سه فاز نیز تولید می‌شوند.

## بخش ۳

### نکات مربوط به کتاب مونتاژ و دمونتاژ SMD

- ۱ دمونتاژ قطعات SMD
- ۲ مونتاژ قطعات SMD
- ۳ دیجیتال و کاربرد آن
- ۴ میکروکنترلرها
- ۵ مستندسازی

## فصل اول: دمونتاز قطعات SMD

هویه



شکل ۸۷- هویه هوای گرم



شکل ۸۸- قسمت داخلی هیتر



شکل ۹۰- مولد هوای فشرده (کمپرسور) پا به

- مدار داخلی هویه هوای گرم (هیتر)
  - ✓ در طول تعمیرات بردهای الکترونیکی ممکن است به تجهیزات دمونتاز آسیب وارد شود. آشنایی با این قسمت‌ها جهت درک بهتر نحوه عملکرد دستگاه و آموزش نیز تعمیر دستگاه بسیار مؤثر است. شکل‌های ۸۷، ۸۸، ۸۹ و ۹۰ هیتر باز شده و قسمت‌های داخلی آن را نشان می‌دهد.



شکل ۸۹- برد الکترونیکی و کنترل

- ✓ قسمت‌های مختلف یک نوع هیتر دیگر با نشان دادن اجزای داخلی آن در فرایند تعمیرات را در شکل‌های ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴ و ۹۵ مشاهده می‌کنید.



شکل ۹۲- جداسازی مولد هوای فشرده (کمپرسور)



شکل ۹۱- باز شدن پوشش دستگاه



شکل ۹۴- برد الکترونیکی و کنترل شدت هوای فشرده



شکل ۹۳- برد الکترونیکی و کنترل درجه حرارت



شکل ۹۶- اجزای داخلی کمپرسور




شکل ۹۵- مولد هوای فشرده (کمپرسور)

در شکل های ۹۷ و ۹۸ مدار گستردۀ قطعات داخلی و اجزای دسته هیتر را ملاحظه می کنید.



شکل ۹۸- اجزای داخلی کمپرسور

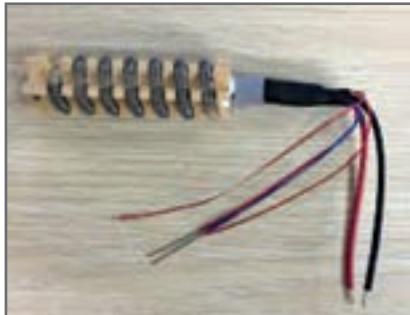

شکل ۹۷- اجزای داخلی کمپرسور

## خازن‌ها

### ● کدگذاری و کاربرد خازن‌ها

خازن انواع مختلفی دارد. برای هر رنج مشخص از یک نوع خازن استفاده می شود. در شکل ۹۹ موارد استفاده از انواع خازن با توجه به حوزه کار (Range)، جنس، شکل ظاهری و ظرفیت آورده شده است.


- برای آشنایی کامل با کدگذاری خازن‌ها، در اینترنت کلمه capacitor code chart را جستجو کنید. سایت‌های مرتبط با کدگذاری خازن‌ها در دسترس قرار می‌گیرند.
- خازن انواع مختلفی دارد و برای هر رنج مشخص از یک نوع خازن استفاده می‌شود.

= Type polarized	Pic	Cap Range
Ceramic		pF - μF
Mica (silver mica)		pF - nF
Plastic Film (polyethylene polystyrene)		few μFs
Tantalum		μFs
OSCON		μFs
Aluminum Electrolytic		high μFs

شکل ۹۹- جدول کاربرد خازن
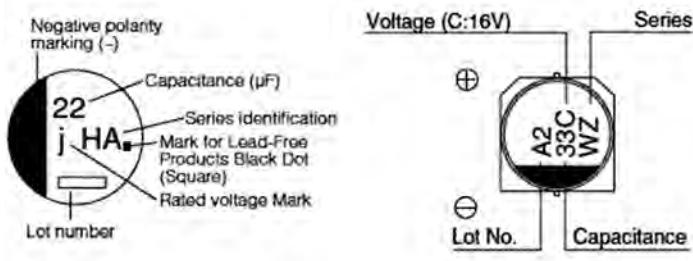
#### • خواندن کد خازن الکتروولیتی

- به طور کلی روی خازن‌ها قطب منفی یا مثبت، ظرفیت خازن، ولتاژ و اطلاعاتی در زمینه شرکت سازنده آن نوشته می‌شود. در شکل ۱۰۰ نمونه‌ای از این کدگذاری را مشاهده می‌کنید.




#### Rated Voltage Mark

j	6.3 V	V	35 V
A	10 V	H	50 V
C	16 V	J	63 V
E	25 V	2A	100 V

شکل ۱۰۰- کدگذاری خازن‌های الکتروولیتی

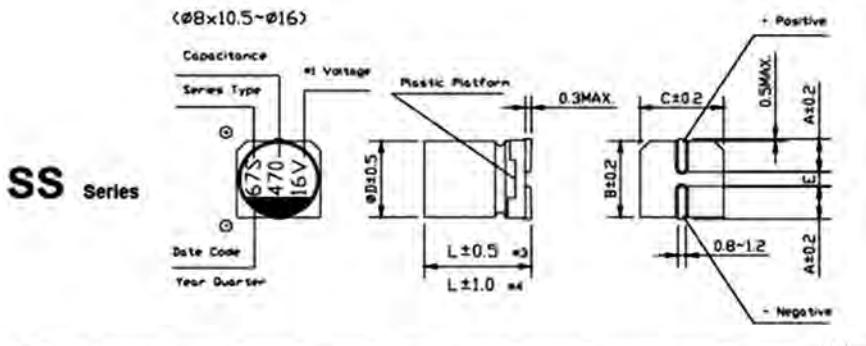جهت دریافت اطلاعات دقیق‌تر می‌توان به دیتاشیت این خازن‌های الکتروولیتی رجوع کرد.  
نمونه‌ای از دیتاشیت خازن الکتروولیت SMD در شکل ۱۰۱ آمده است.



DHL	Φ4×5.4	Φ5×5.4	Φ6.3×5.4	Φ6.3×7.7	Φ8×6.2	Φ8×10.5	Φ10×10.5	Φ10×13.5	Φ12.5×13.5	Φ12.5×16	Φ16×16.5
A	1.8	2.1	2.4	2.4	3.3	2.9	3.2	3.2	4.7	4.7	5.5
B	4.3	5.3	6.6	6.6	8.3	8.3	10.3	10.3	13.0	13.0	17.0
C	4.3	5.3	6.6	6.6	8.3	8.3	10.3	10.3	13.0	13.0	17.0
E ± 0.2	1.0	1.3	2.2	2.2	2.2	3.1	4.4	4.4	4.4	4.4	6.7
L	5.6	5.4	5.4	7.7	6.2	10.5	10.5	13.5	13.5	16.0	16.5


۱۰۱- دیتا شیت خازن الکتروولیت

## معرفی نرم افزار اندروید

نرم افزارهای بسیاری برای شناسایی و محاسبه کد قطعات SMD وجود دارد که به چند نمونه از آن اشاره می‌شود:
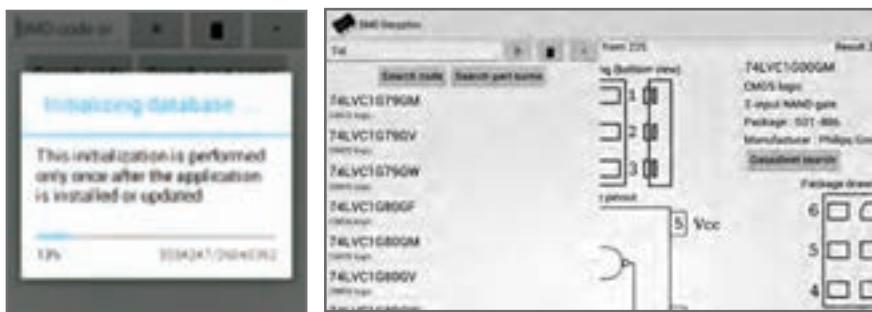
### ● نرم افزار SMD Decypher

این نرم افزار از قدرتمندترین نرم افزارهای موجود در این زمینه است. با استفاده از این نرم افزار می‌توانید اطلاعات قطعات، شامل بسته‌بندی (پکیج - package)، شرکت سازنده، نمایش پایه‌های قطعه و دریافت دیتاشیت آنها به دست آورید. شکل های ۱۰۲ محیط نرم افزار را نشان می‌دهد.



۱۰۲- فضای نرم افزار اندروید

## • نرم افزار smd code

نرم افزار SMD code نیز یکی از نرم افزارهای مفید برای شناسایی و دریافت اطلاعات در مورد قطعات مختلف SMD از جمله آی سی های مختلف است. شکل ۱۰۳ قسمت هایی از محیط نرم افزار را نشان می دهد.

در برگه اطلاعات این نرم افزارها مشخصات دقیق شامل مواردی مانند شکل ظاهری، شماره پایه ها و کارخانه سازنده داده می شود، شکل ۱۰۴.



### ۱۰۳ - فضای نرم افزار

#### Search

SMD code: 01N60C3

Type: SPN01N60C3

SMD code: 02N60C3

Type: SPN02N60C3

SMD code: 02N60S5

Type: SPN02N60S5

SMD code: 03N60C3

Type: SPN03N60C3

SMD code: 03N60S5

Type: SPN03N60S5

SMD code: 0410

Type: SSM0410

Smd code: AEF

Manufactured: Maxim Integrated Products

Tip: MAX9718DEBL-TG45

Function: Linear integrated circuit


Case: BGA-9

Short description: Audio Frequency Powerer

Amplifier, Bridge Tied Loads,

2.7..5.5V, 1.4W(5V/4Ω), select

shutdown

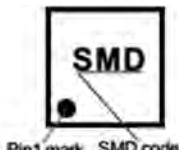

SMD code: 03N60C3

Manufactured: Infineon Technologies AG

Tip: SPN03N60C3

Functions: n-MOSFET

Case: SOT-223

Short description: High Voltage, Logic Level (Uth > 0/8 ... 2V), 650V, 700mA, 1.8W,

1.2Ω(2A), 7/64ns



### ۱۰۴ - مشخصات قطعات نرم افزار


## فصل دوم: مونتاژ قطعات SMD

### بسته‌بندی قطعات SMD

#### ● انواع بسته‌بندی قطعات SMD

گاهی در زمینه بسته‌بندی آی‌های SMD به نام و اصطلاحی برخورد می‌کنیم که معنا و مفهوم آن را نمی‌دانیم. در این مرحله ما به شرح بیشتر این اصطلاحات و معرفی برخی از بسته‌بندی (پکیج - package)‌های پر کاربرد قطعات SMD داریم. پکیج‌های SMD انواع مختلفی دارند که هر یک از آنها منحصر به فرد در ابعاد، تعداد پین، نصب و استقرار است.

در شکل ۱۰۵ نمودار مربوط به انواع بسته‌بندی‌های SMD را ملاحظه می‌کنید.

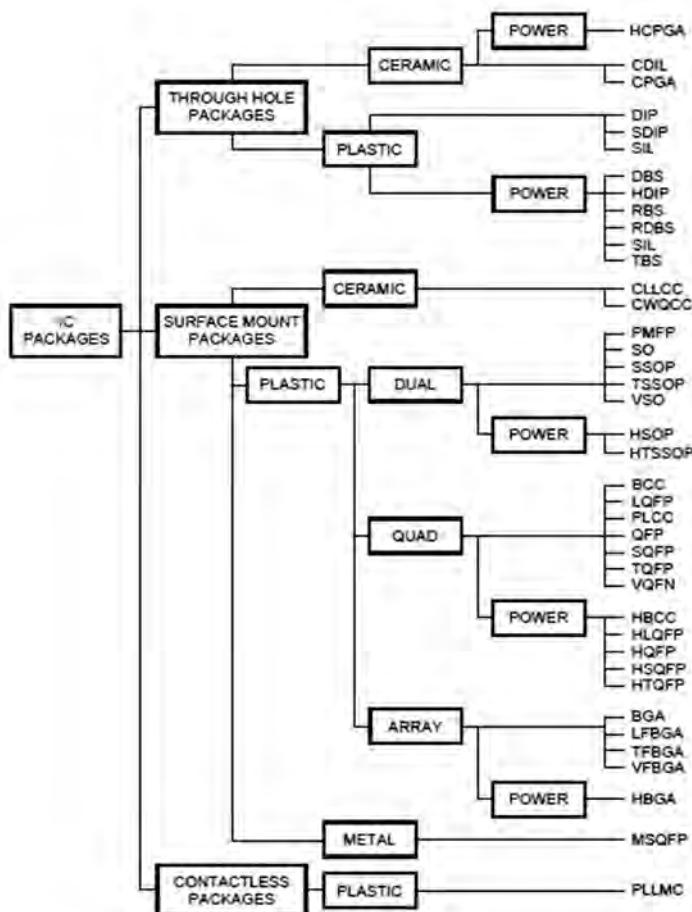

شکل ۱۰۵ – نمودار انواع بسته‌بندی‌های SMD

## • علائم اختصاری معمولی و تجاری

در شکل ۱۰۶ علائم اختصاری مربوط به انواع بسته‌بندی قطعات SMD

BCC: Bump Chip Carrier

BGA: Ball Grid Array; BGA graphic

BQFP: Bumpered Quad Flat Pack

CABGA/SSBGA: Chip Array/Small Scale Ball Grid Array

CBGA: Ceramic Ball Grid Array

CCGA: Ceramic Column Grid Array

CFP: Ceramic Flat Pack

CGA: Column Grid Array

CPGA: Ceramic Pin Grid Array

CQFP: Ceramic Quad Flat Pack

CSBGA: Cavity Down BGA

CSP BGA: Chip Scale Package BGA

TBD: Ceramic Lead\_Less Chip Carrier

DFN: Dual Flat Pack, No Lead

DLCC: Dual Lead\_Less Chip Carrier (Ceramic) DLCC Graphic

ETQFP: Extra Thin Quad Flat Package

FBGA: Fine-pitch Ball Grid Array

FCBGA: Flipchip BGA

FPGA: Fine Pitch Ball Grid Array

HSBGA: Heat Slug Ball Grid Array

JDIP: J\_Leaded Dual In\_Line J\_Lead DIP Picture

JLCC: J\_Leaded Chip Carrier (Ceramic) J\_Lead Picture

LBGA: Low Profile Ball Grid Array

LCC: Leaded Chip Carrier LCC Graphic

LCC: Leaded Chip Carrier Un\_formed LCC Graphic

LCCC: Leaded Ceramic Chip Carrier;

LFBGA: Low\_Profile, Fine\_Pitch Ball Grid Array

LGA: Land Grid Array LGA Graphic [Pins located on Mother board, not the device]

LLCC: Leadless Chip Carrier LLCC Graphic

LQFP: Low\_profile Quad Flat pack

MCMBGA: Multi Chip Module Ball Grid Array

MCMCABGA: Multi Chip Module\_Chip Array Ball Grid Array

MLCC: Micro Leadframe Chip Carrier

MLP: Micro Lead\_frame Package

MQFP: Metric Quad Flat Pack

OBGA: Organic Ball Grid Array

PBGA: Plastic Ball Grid Array, BGA graphic

PLCC: Plastic Leaded Chip Carrier

PQFD: Plastic Quad Flat

PQFP: Plastic Quad Flat Pack

PSOP: Plastic Small\_Outline Package PSOP graphic

QFN: Quad Flat No\_Lead

QFP: Quad Flat pack QFP Graphics

QSOP: Quarter Size Outline Package

SBGA: Super BGA \_ above 500 Pin count

SOIC: Small Outline IC

SOJ: Small\_Outline Package [J\_Lead]

SOLIC: Small Outline Large Integrated Circuit (Gull\_Wing Lead Wide Body)

SSOP: Shrink Small\_Outline Package

TBGA: Thin Ball Grid Array

TFBGA: Thin profile Fine\_pitch Ball Grid Array

TQFP: Thin Quad Flat Pack TQFP Graphic

TSOP: Thin Small\_Outline Package

TSSOP: Thin Shrink Small\_Outline Package

TVSOP: Thin Very Small\_Outline Package

UFBGA: Ultra FineLine BGA

VQFB: Very\_thin Quad Flat Pack

#### شکل ۱۰۶ – علائم اختصاری قطعات معمولی و تجاری SMD code

در شکل ۱۰۷ ۱۰۷ علائم اختصاری مربوط به انواع بسته‌بندی قطعات **SMD** برای کاربردهای نظامی را ملاحظه می‌کنید.


MIL-STD-188P&C – Electronic Component Case Outlines

MIL-HDBL-1111 – List of Case Outlines and Dimensions for Discrete Semiconductor Devices

MIL-M-00004C – Microcircuits, Packaging of

MIL-STD-1148C – Marking of Electrical and Electronic Parts

JEITA ED-YR-PIC Name and code for integrated circuit packages Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA)

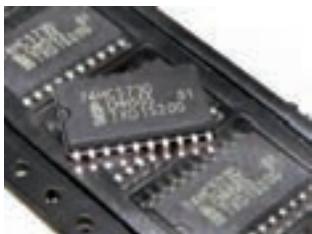

شکل ۱۰۸ - تصویر ظاهری انواع پکیج های SOIC



شکل ۱۰۹ - تصویر ظاهری انواع پکیج های QFP

• تشریح علائم اختصاری  SOIC و SMD همان DIP هستند. که نوع اتصالات آنها به صورت سطحی روی فیبر مدار چاپی می باشد،

این نوع پکیج ها به ساده ترین روش لحیم کاری می شوند. در پکیج های SMD هر پین معمولاً  $1/27\text{mm}$  از یک دیگر فاصله داردند.

SSOP نوع کوچک تری از پکیج های SOIC هستند. پکیج های مشابه دیگر شامل TSOP و TSSOP است، شکل ۱۰۸.

بسته بندی های QFP پین ها در چهار طرف IC قرار گرفته اند. پین های هر طرف این نوع پکیج از ۸ تا ۷۰ پایه در هر طرف با فاصله هر دو پین در هر طرف از  $0.4\text{mm}$  تا  $1\text{mm}$  است.

تصویر ظاهری بسته بندی های QFN شبیه به QFP است، شکل ۱۰۹.

اتصالات در بسته بندی های QFN بسیار ظریف و نازک است. قسمت های اتصال این نوع پکیج روی لبه های پایینی IC قرار دارد.

پکیج های MFL , VQFN , TQFN و DFNT , DFN پکیج هایی هستند که پین ها در دو طرف آن قرار می گیرد. بسیاری از میکروپروسسورها، سنسورها و سایر آسی های مدرن و پیشرفته در پکیج های QFN و QFP تولید شده است، شکل ۱۱۰ .



شکل ۱۱۰ - تصویر ظاهری انواع پکیج های TDFN, DFN و QFN



شکل ۱۱۱ - تصویر ظاهری انواع پکیج های BGA


در نهایت برای IC های پیشرفته پکیج های BGA وجود دارد. که در آنها پین ها در دو ردیف در ابعاد بسیار ریز در زیر IC قرار گرفته است، شکل ۱۱۱ .

### افزایش ظرفیت ورودی‌های دروازه‌های منطقی

هر چند که در عمل دروازه‌های منطقی تا هشت ورودی نیز ساخته می‌شوند ولی گاهی به بیش از هشت ورودی نیاز داریم یا به دروازه‌های منطقی با ورودی حتی کمتر از هشت نیازمندیم ولی در دسترس نیستند در هر یک از این شرایط، می‌توان با استفاده از دروازه‌های منطقی موجود یک دروازه منطقی با تعداد ورودی‌های دلخواه ساخت. در این قسمت به شرح روش افزایش تعداد ورودی‌های بعضی از دروازه‌های منطقی می‌پردازیم.

#### • افزایش تعداد ورودی‌های دروازه AND

نحوه ساخت دروازه AND سه ورودی با دروازه AND دو ورودی، شکل ۱۱۲. معادل دروازه منطقی AND با چهار ورودی را با استفاده از سه دروازه منطقی AND دو ورودی، شکل ۱۱۳.

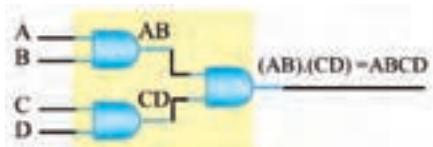


شکل ۱۱۳




شکل ۱۱۲

#### • افزایش تعداد ورودی‌های دروازه OR

چگونگی ساخت دروازه OR با سه ورودی با استفاده از دروازه با OR دو ورودی، شکل ۱۱۴. معادل دروازه منطقی OR با چهار ورودی را با استفاده از سه دروازه منطقی OR دو ورودی، شکل ۱۱۵.

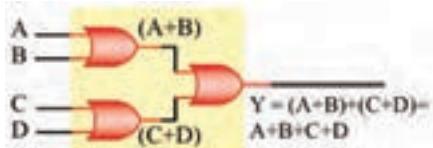

شکل ۱۱۵

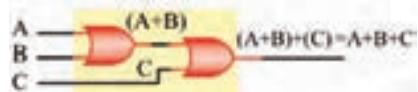


شکل ۱۱۴


#### • افزایش تعداد ورودی‌های دروازه NAND

با استفاده از دروازه‌های منطقی AND و NAND دو ورودی می‌توان یک گیت NAND سه ورودی ساخت، شکل ۱۱۶.

با استفاده از دو دروازه‌های منطقی AND دو ورودی و یک دروازه NAND دو ورودی می‌توان یک گیت NAND چهار ورودی ساخت، شکل ۱۱۷.

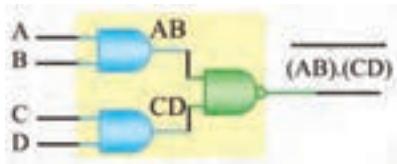

شکل ۱۱۷

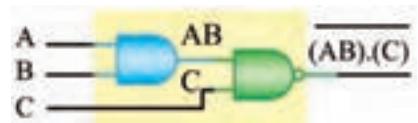


شکل ۱۱۶


### • افزایش تعداد ورودی‌های دروازه NOR

با استفاده از دروازه‌های منطقی OR و NOR دو ورودی می‌توان یک گیت NOR سه ورودی ساخت، شکل ۱۱۸.

با استفاده از دو دروازه‌های منطقی OR دو ورودی و یک دروازه NOR دو ورودی می‌توان یک گیت NOR چهار ورودی ساخت، شکل ۱۱۹.

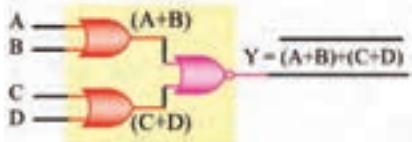


شکل ۱۱۹

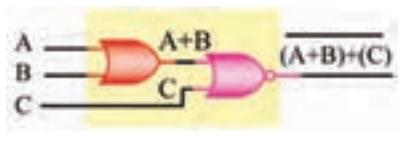


شکل ۱۱۸

### • ایجاد دروازه منطقی (NOT)

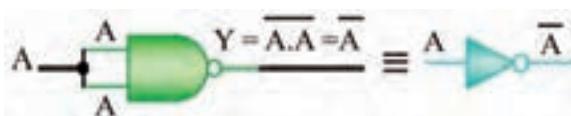

شکل ۱۲۰

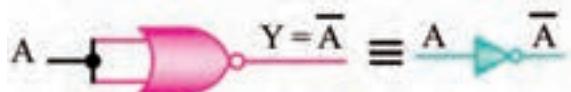

شکل ۱۲۱

اگر تمامی ورودی‌های دروازه منطقی NAND را به یکدیگر وصل کنیم، یک دروازه منطقی NOT حاصل می‌شود، شکل ۱۲۰.

اگر تمامی ورودی‌های دروازه منطقی NOR را به یکدیگر وصل کنیم، یک دروازه منطقی NOT حاصل می‌شود، شکل ۱۲۱.

### • دروازه بافر Buffer

این دروازه منطقی مانند گیت NOT یک ورودی و یک خروجی دارد، رابطه منطقی این گیت به صورت  $Y=A$  است. در مدارهای دیجیتالی گیت بافر وقتی در خروجی گیت اصلی قرار می‌گیرد، این گیت با افزایش جریان دهی خروجی، تراز ولتاژ ورودی را عیناً به خروجی مدار انتقال می‌دهد.

## نکات مهم در کارهای عملی نرم افزاری و دیجیتال

### • توانایی‌های نرم افزار مولتی سیم


با استفاده از قسمت Misc Digital می‌توانید از انواع گیت‌ها، با تعداد ورودی دلخواه (تا ۸ ورودی) برای طراحی مدار استفاده کنید، شکل ۱۲۲.

در نرم افزار مولتی سیم برای سهولت یک قسمت تحت عنوان نشانگرها یا (Indicators) وجود دارد. در این قسمت قطعه‌ای به نام پروب (Probe) قرار دارد. پروب یک نشانگر صفر یا یک


منطقی است. که مشابه LED عمل می‌کند، با این تفاوت که بر عکس LED نیاز به المان‌های وابسته مانند زمین یا مقاومت ندارد.

هنگام کار کافی است پروب را به گیت وصل کنیم و ولتاژ آن را تنظیم نماییم. روشن شدن پروب به معنای یک منطقی و خاموش بودن آن به معنای صفر منطقی است.

در شکل ۱۲۳ نمونه پروب را در فضای مجازی مشاهده می‌کنید. در آزمایش‌ها علاوه بر LED می‌توان از پروب نیز استفاده کرد.

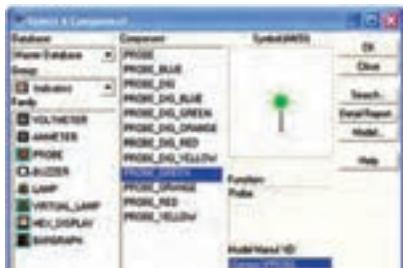

شکل ۱۲۳

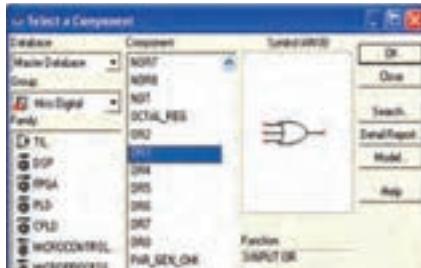


شکل ۱۲۲

در نرم‌افزار مولتی سیم پایه‌های  $V_{CC} = +5V$  و  $GND$  مربوط به تراشه‌های منطقی به صورت  $V_{CC}$  و  $GND$  به صورت پیش‌فرض اتصال داده شده است. بنابر این در نقشه‌های مربوطه دو پایه  $V_{CC}$  و  $GND$  نشان داده نمی‌شوند.

در آی‌سی‌های مدار ترکیبی ورودی، با ارزش ترین رقم با حرف D و کم ارزش ترین رقم با حرف A مشخص می‌شوند. هنگام بستن و راه‌اندازی مدار به این نکته دقت داشته باشد.

### ● مدار ترکیبی خاص رمز گشا Decoder

برای تبدیل کدهای باینری به اعداد ددهدی از مدار مبدل BCD به هفت قطعه‌ای (VS) استفاده می‌شود. آی‌سی رمزگشای ۷۴۴۷ یک مبدل BCD به (VS) است که به همراه نمایشگر (VS) قابل استفاده است، ورودی‌های ۰، ۱، ۲ و ۳ آی‌سی ۷۴۴۷ در مدار باید به یک منطقی یعنی  $+V_{CC}$  اتصال داده شوند. در مدارهای دیجیتال واقعی برای کنترل و تنظیم جریان LED‌ها و هفت قطعه‌ای‌ها، معمولاً یک مقاومت کم اهم و پر وات را با خط مشترک آند یا کاتد (VS) سری می‌کنند. به همین دلیل مقاومت  $R_1$  در نرم‌افزار پیش‌بینی شده است، شکل ۱۲۴.

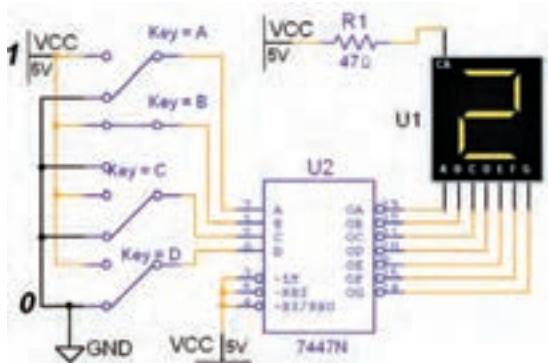


شکل ۱۲۴

## • اجرای توابع منطقی با رمزگشا

یکی از کاربردهای رمزگشا اجرای توابع منطقی است. بدین منظور باید هر یک از متغیرها را به ورودی آدرس متناظر با ارزش آن و همه خروجی‌های خروجی را که رمزگشا را که متناظر با حالت‌های «۱» تابع است، به ورودی‌های یک دروازه OR وصل کنیم. خروجی تابع در سطرهای ۱، ۴، ۷ و ۱۲۵ است. اجرای تابع با رمزگشا مطابق شکل ۱۲۵ است.

جدول صحت تابع  $Y$  با سه ورودی

شماره سطر جدول	ورودی‌ها			خروجی $Y$
	A	B	C	
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	1
3	0	1	1	0
4	1	0	0	1
5	1	0	1	0
6	1	1	0	0
7	1	1	1	1

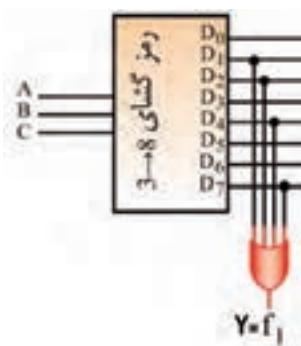

شکل ۱۲۵

## • مدارهای ترتیبی





مدارهای هستند که پیش‌بینی وضعیت منطقی خروجی‌های آنها با دانستن ورودی‌های فعلی مدار همیشه امکان‌پذیر نیست. به عبارت دیگر خروجی آنها علاوه بر ورودی‌های فعلی به ورودی‌های قبلی مدار نیز وابسته است. مدارهای ترتیبی را مدارات با حافظه هم می‌گویند. سلول‌های حافظه ساده‌ترین مدارهای ترتیبی هستند. این سلول‌ها را فلیپ فلاب می‌نامند.

**فلیپ فلاب‌ها (Flop-Flip):** مدارهای ترتیبی که دو وضعیت پایدار دارند را فلیپ فلاب می‌گویند. انواع فلیپ فلاب: فلیپ فلاب‌ها را به چهار دسته T,D,JK,RS تقسیم می‌کنند.

تقسیم‌بندی فلیپ فلاب‌ها براساس پالس ساعت:

مدارهای ترتیبی زمان تغییر وضعیت یا پذیرش اطلاعات جدید را به کمک پالس ساعت (Clock Pulse) تعیین می‌کنند. چگونگی عملکرد فلیپ فلاب‌ها را براساس پالس ساعت تقسیم‌بندی می‌کنند. در این قسمت‌بندی چهار حالت وجود دارد که در شکل ۱۲۶ نشان داده شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه دیجیتال و مدارهای دیجیتالی، می‌توانید به منابع مختلف از جمله کتاب‌های دیجیتال دوره‌های قبلی هنرستان مراجعه کنید. تعدادی از این منابع در لوح فشرده وجود دارد.

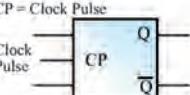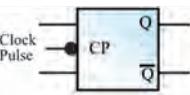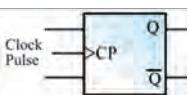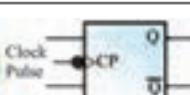حال	قرار داد فلیپ فلاب ها براساس عملکرد پالس ساعت آنها	نمادهای قرار دادی فلیپ فلاب عامل
۱	فلیپ فلاب با سطح مثبت پالس ساعت عمل کند. یعنی در شرایطی که Clock Pulse در حالت پایدار سطح مثبت یک است، اطلاعات ورودی را بپذیرد.	
۲	فلیپ فلاب با سطح منفی پالس ساعت عمل کند. یعنی در شرایطی که Clock Pulse در حالت پایدار سطح منفی صفر است، اطلاعات ورودی را بپذیرد.	
۳	فلیپ فلاب بالبطة بالارونده مثبت پالس ساعت عمل کند یعنی در شرایطی که پالس ساعت Clock Pulse لبه بالا رونده را طی می کند، اطلاعات را بپذیرد.	
۴	فلیپ فلاب بالبطة پایین رونده منفی پالس ساعت عمل کند یعنی در شرایطی که پالس ساعت Clock Pulse لبه پایین رونده را طی می کند، اطلاعات را بپذیرد.	

شکل ۱۲۶

## فصل چهارم: میکروکنترلرهای

### انواع میکروکنترلرهای

اولین میکروکنترلر در سال ۱۹۷۱ توسط شرکت نام آشنای intel ساخته شد و این شرکت اولین میکروکنترلر کاربردی خود را در سال ۱۹۸۰ با نام ۸۰۸۰ روانه بازار کرد. بعد از آن میکروکنترلر توسط شرکت اینتل با سری چیپهای ... AT۸۰۰۵۰، ۸۰۵۱، ۸۰۵۲، ... شرکت زایلوگ با سری چیپهای ... Z۸۶۰۱، ۸۶۰۲، ۸۶۰۳، ... و شرکت موتورولا با سری چیپهای ... A۱۶۸۱۱... و A۲۰... گسترش یافت. در حال حاضر میکروکنترلرهای پرکاربرد موجود دارای انواع زیر هستند که هریک کاربردها و ویژگی‌های مخصوص به خود را دارند:

**خانواده AVR:** ساخت شرکت ATMEL

**خانواده PIC:** ساخت شرکت MicroChip

**خانواده ARM:** ساخت شرکت‌های STM، NXP، ATMEL و ...

**خانواده FPGA:** ساخت شرکت‌های Altera، Xilinx و ...

هر یک از خانواده‌های فوق دارای زیر مجموعه‌های بسیاری می‌باشد اما به صورت کلی می‌توان آنها را به صورت جدول ۳ مقایسه نمود. در جدول ۳ منظور از قدرت پردازش عمومی و اختصاصی، سرعت و قدرت پردازش اطلاعات در مصارف عمومی (کارهای کنترلی) اختصاصی (مانند پردازش تصویر) می‌باشد.

جدول ۳

سری میکرو	زیر مجموعه‌ها	فرکانس کاری	حداکثر	تعداد	منابع یادگیری	قیمت	قدرت پردازش عمومی	قدرت پردازش اختصاصی	نویزپذیری	پشتیبانی از پروتکل‌ها
AVR	خانواده	۳۰۰MHz	۱۲۵	بیش از ۱۲۰	خیلی زیاد	نسبتاً ارزان	متوسط	ضعیف	زیاد	متوسط
PIC	خانواده	۴۰MHz	۶۰	بیش از ۶۰	زیاد	متوسط	متوسط	متوسط	کم	خوب
ARM	خانواده	۱GHz	۲۰۰	بیش از ۲۰۰	متوسط	متوسط	متوسط	بالا	کم	خیلی خوب
FPGA	خانواده	۱GHz	۲۰۰	بیش از ۲۰۰	متوسط	متوسط	متوسط	بالا	کم	متوسط


### ● معرفی میکروکنترلر Atmega16

یک میکروکنترلر پرکاربرد در بازار است و در پروژه‌های زیادی استفاده می‌شود. بیشترین استفاده این میکروکنترلر در پکیج PDIP است که همانند Atmega ۳۲ دارای ۴۰ پین و ۳۲ پین ورودی و خروجی دارد، شکل ۱۲۷. این میکروکنترلر AVR در پکیج ۴۴ پایه TQFP نیز برای مصارف SMD یافت می‌شود، شکل ۱۲۸.

میکروکنترلر Atmega ۱۶A یکی از سری‌های Atmega ۱۶ می‌باشد. پسوند A دارای این معنی است که این میکرو برخلاف Atmega ۱۶ که از ولتاژ ۴/۵ تا ۵/۵ ولت می‌تواند کار نماید، همانند سری L می‌تواند با ولتاژ ۲/۷۵ تا ۵/۵ ولت کار کند اما برخلاف سری L که دارای ماکریم فرکانس گارانتی شده ۸ مگاهرتز است، Atmega ۱۶A همانند Atmega ۱۶ می‌تواند دارای منبع کلک تا سرعت ۱۶ MHz باشد.



شکل ۱۲۸

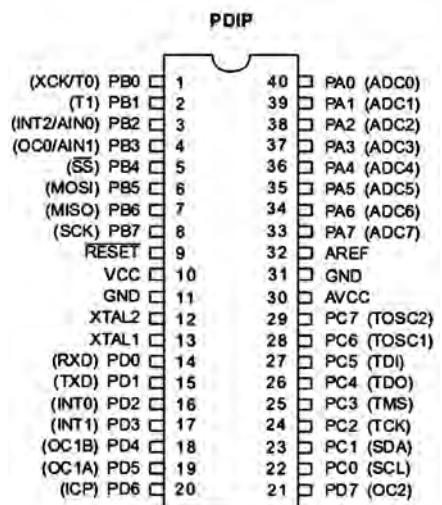

شکل ۱۲۷

## ویژگی‌های میکروکنترلر Atmega ۱۶A :

- پایداری بالا
- مصرف توان کم
- میکروکنترلر ۸ بیتی Atmel
- معماری RISC پیشرفته، ۱۳۱ دستورالعمل قدرتمند، اجرای اغلب دستورالعمل‌ها در یک کلاک، ۳۲ رجیستر ۸ بیتی با کاربرد عمومی، بیش از ۱۶ میلیون دستورالعمل بر ثانیه (MIPS) با کلاک ۱۶ مگاهرتز (MHz)
- ۱۶ کیلوبایت حافظه فلاش قابل برنامه‌ریزی
- EEPROM ۵۱۲ بایت
- SRAM ۱ کیلوبایت
- قابلیت برنامه‌ریزی حافظه فلاش تا ۱۰۰۰۰۰ بار و حافظه EEPROM تا ۱۰۰۰۰۰ بار
- ماندگاری برنامه تا ۲۰ سال در دمای ۸۵ درجه و ۱۰۰ سال در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد
- دارای قفل برنامه برای حفاظت از نرم‌افزار
- رابط JTAG مطابق استاندارد IEEE ۱۱۴۹/۱
- دارای ۲ تایمر ۸ بیتی
- دارای یک تایمر ۱۶ بیتی
- دارای RTC با اسیلاتور مجزا
- ۴ کانال PWM
- ۸ کانال ADC ده بیتی
- رابط سریال TWO WIRE یا TWI
- USART
- رابط سریال SPI در حالت Master/Slave
- دارای تایمر دیده بان با اسیلاتور مجزای داخلی
- مقایسه گر آنالوگ داخلی
- دارای اسیلاتور RC کالیبره شده داخلی
- ۳۲ پورت ورودی و خروجی
- ولتاژ تغذیه ۲/۷۵ تا ۵/۵ ولت
- پشتیبانی از فرکانس ۰ تا ۱۶ مگاهرتز
- مصرف انرژی در فرکانس ۱ مگاهرتز، ولتاژ ۳ ولت و دمای ۲۵ درجه فعال : ۰/۶ میلی آمپر - حالت بیکاری: ۰/۲ میلی آمپر - حالت Power Down کمتر از ۱ میکرو آمپر.

## برنامه‌های C آزمون عملی اپیان واحد یادگیری

اجرای پروژه چشمکزن ۸ کانالی (LED) با دو نوع حرکت و چرخش  
شرح سخت‌افزار: ۸ عدد LED را به پورت B اتصال دهید.

توجه: این برنامه‌ها مربوط به آزمون‌های عملی پروژه‌های میکروکنترلر است. برنامه‌ها نیمه تجویزی بوده و با توجه به نظر مربی کارگاه می‌تواند تغییر کند.

حرکت نمایشی ۱	حرکت نمایشی ۲	ترکیب دو حرکت و کلید
<pre>#include &lt;mega^A.h&gt; #include &lt;delay.h&gt;  char A;  void main(void) {     .     .     .      while ()     {         // Place your code here         PORTB=A;         delay_ms(500);          if( A==100){             A=0b111111;         }         else{ // move to left             A=A*1+1; //and Add 1         }     } }</pre>	<pre>#include &lt;mega^A.h&gt; #include &lt;delay.h&gt;  char A; bit L_R;  void main(void) {     .     .      A=11111111; //set value 1      while ()     {         // Place your code here         PORTB=A;         delay_ms(500);          if( A==110) L_R=1; // to Left         if( A==1) L_R=0; // to Right         if( L_R==1){             A=A*1; // move to left         }         else{             A=A/1; // move to Right         }     } }</pre>	<pre>#include &lt;mega^A.h&gt; #include &lt;delay.h&gt;  char A; bit L_R;  F=0; while (1) {     PORTB=A;     delay_ms(500);      if(PIND.0==0)     {         if(F==0){             A=0b11111111;             F=1;         }         if( A==110) L_R=1; // to Left         if( A==1) L_R=0; // to Right         if( L_R==1){             A=A*1; // move to left         }         else{             A=A/1; // move to Right         }         if(F==1){             A=0b11111111;             F=0;         }         if( A==100){             A=0b11111111; //off         }         else{ // move to left             A=A*1+1; //and Add 1         }     } }</pre>

برنامه‌های C آزمون عملی ۲ پایان واحد یادگیری: اجرای بروزه نمایش اعداد در دو عدد ۹۹ با شمارش از ۱ تا ۷ Seg شرح سخت افزار: یک Seg (۷) به پورت B برای نمایش یکان اعداد و یک Seg (۷) دیگر را به پورت D برای نمایش دهگان اعداد اتصال دهید. دو کلید برای کنترل حالت‌های کار مدار به PC. ° , PC. ° متصل کنید.

شمارش صعودی بدون کلید	شمارنده صعودی نزولی با دو کلید
<pre>#include &lt;mega^ . h&gt; #include &lt;delay. h&gt;  char NUM[10]={.x^f,.x.^,x^b,x^d, ,x^b,x^f,x^d,x^d, ,x^d,x.^,x^f,x^f};  char N=.; char Yek=.,Dah=.;  void main(void) { . .  while (1) { PORTB=NUM[Yek]; PORTD=NUM[Dah]; delay_ms(400);  N++; // N=N+1  if(N==10) N=.; // Reset N  Dah=N/10; Yek=N-((Dah)*10);  } }</pre>	<pre>#include &lt;mega^ . h&gt; #include &lt;delay. h&gt; char NUM[10]={.x^f,.x.^,x^b,x^d, ,x^d,x^f,x^f,x^f};  char N=.; char Yek=.,Dah=.;  void main(void) { . .  while (1) { PORTB=NUM[Yek]; PORTD=NUM[Dah]; delay_ms(400);  if(PINC. ^==. &amp;&amp;PINC. ^==1) { delay_ms(400); if(PINC. ^==. &amp;&amp;PINC. ^==1) { N++; // N=N +1 } if(N==10) N=.; if(PINC. ^==1 &amp;&amp;PINC. ^==1) { delay_ms(400); if(PINC. ^==1 &amp;&amp;PINC. ^==.) N -=; //N=N-1 }  if(N&lt;.) N=99; Dah=N/10; Yek=N-((Dah)*10);  } }</pre>

## برنامه‌های C آزمون عملی ۳ پایان واحد یادگیری: اجرا و ساخت یک ولت متر و نمایش در LCD

شرح سخت افزار: LCD را به پورت B متصل کنید. دو پایه ADC1، ADC0 برای آنالوگ ورودی و PD برای ورودی کلید در نظر بگیرید از تقسیم ولتاژ دو مقاومت برای کاهش ولتاژ ورودی ۵ ولت به مقدار ۵ ولت استفاده کنید.

ولت متر ۵ ولتی	ولت متر ۵۰ ولتی
<pre>#include &lt;mega16.h&gt; #include &lt;delay.h&gt; #include &lt;alcd.h&gt; // Alpha LCD #include &lt;stdio.h&gt;  // Declare your global variables here int A; char PRN[16]; float T; //تعريف متغير اعشاري void main(void) { . . while (1) { // Place your code here A=read_adc(0);  T=(A*5.0)/1023.0;  lcd_clear(); sprintf(PRN,"VOLTAGE=%2.2f",T); تنظیم برای نمایش اعداد اعشاری برای // دو رقم صحیح و دو رقم اعشاری // lcd_puts(PRN); delay_ms(200); }  }</pre>	<pre>#include &lt;mega16.h&gt; #include &lt;delay.h&gt; #include &lt;alcd.h&gt; // Alpha LCD #include &lt;stdio.h&gt;  // Declare your global variables here int A char PRN[16]; float T; //تعريف متغير اعشاري void main(void) { . . while (1) { // Place your code here if( PIND.0==1){ A=read_adc(0); T=(A*5.0)/1023.0; // ۵ ولت تنظیمات ورودی ۵ ولت  lcd_clear(); sprintf(PRN,"VOLTAGE=%2.2f",T); } else{ A=read_adc(1); T=(A*5.0)/1023.0; // ۵۰ ولت تنظیمات ورودی ۵۰ ولت  lcd_clear(); sprintf(PRN,"VOLTAGE=%2.2f",T); } lcd_puts(PRN); delay_ms(200); }  }</pre>

### فرم ها یا نمون برگهای مستندسازی

#### • شیوه نامه خدمات پس از فروش

شرکت ما در جهت رفاه حال شما مصرف کننده عزیز، راههای ارتباطی گوناگونی را برگزیده است تا شما بتوانید بنا به سلیقه خود، هر کدام را که تمایل دارید مورد استفاده قرار دهید. این راههای ارتباطی عبارت اند از:

برچسب های نصب شده بر روی قطعه یا دستگاه، کارت های گارانتی ارسال اطلاعات از طریق پیامک به سامانه شرکت سازنده و فرم بر خط (آنلاین) موجود در وب سایت. طریقه استفاده تمامی این موارد به طور کامل به شرح زیر است.

از طریق برچسبها و هولوگرام های نصب شده روی دستگاه

**صرف کننده محترم:** جهت رفاه حال شما و جلوگیری از سوء استفاده غیر قانونی برخی از فروشگاهها، برای تمامی قطعات و دستگاه های عرضه شده توسط شرکت ما، برچسب گارانتی طراحی شده است. لازم است، در هنگام خرید از وجود برچسب گارانتی قطعات و دستگاهها اطمینان حاصل نمایید.

برچسب گارانتی شرکت شامل دو بخش است. بخشی که شما مصرف کننده محترم می باشیستی در هنگام خرید، آن قسمت را جدا کنید و پس از پر نمودن، توسط آدرس سایت یا تلفن های ما به آدرس پستی ما دست پیدا کنید و قسمت مربوطه را برای شرکت ما جهت شروع خدمات پس از فروش قطعات و دستگاه های خریداری شده به صورت پستی یا اینترنتی ارسال نمایید.

#### • تشریح کامل یک نمونه فرم

#### • کاربرگ گواهی انجام کار

فرم گواهی انجام کار تعمیرات، تشخیص گارانتی و اخذ رضایت نامه:

این فرم ها دارای شماره بوده و امکان بایگانی و مراجعة بعدی جهت بررسی سوابق را فراهم می کنند. در برخی از شرکت ها از فرم های مشابه همین فرم به عنوان فاکتور نیز استفاده می کنند یک نمونه فرم گواهی کار در شکل ۱۲۹ نشان داده شده است. این فرم از قسمت های مختلفی تشکیل شده که به بررسی آن می پردازیم.

شکل ۱۲۹ - نمونه فرم گواهی انجام کار

در قسمت بالا سمت راست مشخصات تحويل گيرنده، که شامل اسم شخص یا شرکت، آدرس و تلفن می باشد. در صورتی که از مؤسسه، شرکت یا اداره ای با پرسینل و واحدهای مختلف اعلام خرابی شود و یا اینکه برد یا دستگاهی تحويل گرفته شود، حتماً نام شخص تماس گیرنده یا تحويل دهنده ذکر شود تا برای پیگیری های بعدی دچار مشکل نشود.

در قسمت بالا سمت چپ شماره منحصر به فرد مربوط به این فرم است که همان طور که قبل از نیز ذکر شد برای بایگانی و مراجعة مجدد و برسی سوابق کارهای انجام شده روی یک برد یا دستگاه به خصوص قابل ارجاع می باشد. این شماره ها پی دربی بوده و مختص یک دستگاه یا یک برد خاص با سریال خاص است.

فرم شامل تاریخ تحويل برد یا دستگاه معیوب است.

کد پیگیری اعلام خرابی در بالای آن ذکر شده و مشتری از طریق این کد پیگیری می تواند مراحل تعییرات انجام شده بر روی برد یا دستگاه تحويلی را جویا شود.

از این فرم می توان برای شرح حال چگونگی انجام کار بر روی دستگاهها یا برد های داخل تعییرگاه یا در محل مشتری استفاده نمود.

مشخصات مشتری به صورت کامل شامل نام، آدرس و تلفن در بالای فرم قید می شود. مشخصات برد یا دستگاه تحويل گرفته شده به صورت کامل ذکر می شود.

مهم ترین مشخصه ای که باید در این فرم ثبت شود، شماره سریال مربوط به دستگاه و یا برد معیوب می باشد. این سریال هنگام عودت برد یا دستگاه معیوب، ضریب اطمینان تحويل درست کالا را تضمین می نماید.

گارانتی بودن یا نبودن دستگاه یا برد را می توان در همین فرم مشخص نمود. در صورت بروز خرابی برد یا دستگاه در مدت زمان گارانتی با بررسی تاریخ نصب و شماره کارت گارانتی ذکر شده در این فرم پاسخ دهی بهتری به مشتری خواهد داشت. در بررسی اولیه پس از مشخص شدن گارانتی بودن دستگاه یا برد، مهر «گارانتی دارد» روی گواهی انجام کار زده می شود تا کسی که روی برد کار می کند در جریان گارانتی بودن آن قرار گیرد. ممکن است برد داخل تعییرگاه مرکزی تعییر می شود یا این فرم مربوط به انجام کار در خارج از تعییرگاه و در محل مشتری است.

در صورتی که مشتری طرف قرارداد باشد شماره قرارداد در این گواهی ثبت می شود. شماره قبض رسید مربوط به هر برد یا دستگاه در این فرم ثبت می شود.

کد کارشناس یا تکنسینی که بر روی این برد کار می کند روی فرم ذکر می شود تا در صورت نیاز بودن به پیگیری مدیر تعییرگاه اطلاع پیدا کند که کدام یک از تکنسین ها روی برد کار انجام داده است. به جهت استفاده بهتر از فضای محدود این فرم، ثبت کد تکنسین بهتر از ذکر نام ایشان است. نوع کار انجام شده روی برد یا دستگاه اعم از نصب و آموزش، سرویس عمومی، سرویس و یا رفع ایجاد و... با زدن تیک مشخص می شود. این کارهای انجام شده می تواند برای هر تعییرگاه فرم مخصوص به خود را داشته باشد. مثلاً تعییر برد اصلی، تعییر برد پنل، مونتاژ برد و... را شامل می شود.

نصب و آموزش دستگاه نیازمند مطالعه دفترچه راهنمای دستگاه و آشنایی با تمامی عملکردهایی (FUNCTION) که دستگاه قادر به انجام آن است و مشتری نیاز به فرآگیری آنها برای استفاده درست از دستگاه می باشد. در این فرم حتماً باید بخشی برای ذکر قطعات تعویض شده توسط تکنسین تعیینه شده باشد.

در بخش ملاحظات فرم شکل ۸-۱ تکنسین شرح کارهای انجام شده بر روی برد یا دستگاه تعییر شده را می نویسد تا مشتری در جریان امر قرار بگیرد.

تکنسینیں پس از انجام کار و انجام تست های لازم وقتی از تعییر کامل برد یا دستگاه اطمینان پیدا کرد، فرم را امضاء کرده و تحويل پذیرش می دهد. اطلاعات ثبت شده در این فرم در صورت

وجود نرم افزار در سیستم ثبت می شود. پس از امضاء مدیر تعمیرگاه با مشتری تماس گرفته شده و آماده بودن برد یا دستگاه به ایشان اطلاع داده می شود.

در بخش پایین فرم، بخشی برای اخذ امضای مشتری بابت تحويل گرفتن برد یا دستگاه تعمیر شده در نظر گرفته شده است. قطعاتی که معیوب بوده و تعویض شده اند به مشتری تحويل داده می شود و بابت این کار از مشتری امضاء گرفته می شود. این کار حسن اطمینان مشتری را افزایش می دهد. این قطعات معیوب معمولاً به نام داغی شناخته می شوند. این فرم در سه نسخه آماده می شود:

۱ یک نسخه ضمیمه فاکتور می شود.

۲ یک نسخه به عنوان سابقه عملکرد تعمیرگاه به مشتری تحويل داده می شود.

۳ یک نسخه برای بایگانی شدن در شرکت باقی می ماند.

ممولاً نسخه اصلی که شامل اصل امضای مشتری است، ضمیمه فاکتور می شود.

#### ● پنل نرم افزاری ثبت اطلاعات در رایانه

ثبت نقطه سفارش کالا: شرکت ها معمولاً از نرم افزارهای ویژه ای در این خصوص استفاده می کنند.

در این نرم افزارها در خواست قطعه از انبار توسط تکنسین به صورت نرم افزاری صورت می پذیرد. مشخصات دستگاه می تواند در سیستم پذیرش که به صورت یک نرم افزار طراحی شده است ثبت شده و رسید چاپ شده تحويل مشتری گردد. از مزایای این سیستم می توان به ثبت اطلاعات یک دستگاه یا برد تعمیری براساس سریال آن اشاره کرد که اطلاعات مربوط به سوابق تعمیری این دستگاه ها و برد های مربوطه را می توان ثبت نمود و در اختیار داشت.

در شرکت ها برای سفارش کالا به صورت غیرحضوری برای مشتری از نرم افزارهای ویژه برای ثبت مشخصات و ارائه کد پیگیری در وب گاه های خود استفاده می کنند که اطمینان بیشتری برای مشتری ایجاد می کند. هر شرکتی یا فردی که خدمات فنی ارائه می دهد، می تواند با توجه به نوع کار، فرم پذیرش ویژه ای طراحی و استفاده کند.

#### ● معرفی چند نمونه فرم یا نمونه برگ

در شکل های ۱۳۰ تا ۱۳۴ تعدادی از برگه های مستندسازی، بر چسب گارانتی، وارانتی و موارد مشابه آن را ملاحظه می کنید.

#### فرم خدمات پس از فروش

شکل ۱۳۰- درخواست خدمات پس از فروش به صورت اینترنتی

ضوابط	قطعه
تعویض انواع لنت ۲ ماه یا ۵۰۰۰ کیلومتر به هزینه گارانتی	لنت ترمز
تعویض صفحه کلاچ ۲ ماه یا ۵۰۰۰ کیلومتر به هزینه گارانتی	صفحه کلاچ
در صورت ایراد کیفی و تعمیر موتور به هزینه گارانتی	فیلتر روغن
غیر گارانتی	فیلتر هوا + تهویه + فیلتر بنزین + گاز
در صورت ایراد کیفی و تعمیر موتور به هزینه گارانتی	شمع موتور
مطابق گارانتی پایه خودرو	تسمه دینام
مطابق گارانتی پایه خودرو	تسمه تایم

شکل ۱۳۱- ضوابط گارانتی برای یک قطعه

تعهد نامه عدم فروشن و انتقال خودرو	
تاریخ _____	
شرکت پیدمن موتور	
بپرسید آن شرکت با واکمازی انتشاری یک مستگاه خودرو _____ به شماره ثالثی و شماره موتور _____ رنگ _____ به ایندیکاتور _____ فرودن _____ کد ملی _____ به آدرس _____ عنوان شعبه _____	
الفن همراه _____ بسی و سبله منعقد و ملزم برگرد خودرو مذکور را تا زیرمذکور آنها فسط بدینه خود به آن شرکت بخت دریج میگیرد و شرطی این از فروشن لطفی ایجاد نمایند اینجا و غیره به شخص با شناخت ناقص این از حلقه با حقوقی و اکافر نسبت نمایند.	
عده و اعضا تعدادیگی : تاریخ :	اعضا خوبیدار : تاریخ :

شکل ۱۳۲- فرم تعهدنامه

	<b>شروعه گارانتی:</b> همراه داشتن این کارت در زمان استفاده از گارانتی تأثیر نداشت. تا برخهای این کارت به مدت بین سال شامل خدمات پس از فروش من باشد. در صورت تغییض اسکناس فی در تولید اوسط کارشناسان همراه همراه از الله گواهی معتبر به شما اینست به تغییر مسارت و پرداخت آن با لایحه اقدام موقوف شد.
<b>لطفاً متحفظات زیر را تکمیل فرمایند:</b>	
نام و نام خانوادگی:	کد همی:
تلفن معرفت کنند:	تلفن فروشگاه:
آدرس فروشگاه:	
سایر، مطرح آج و پرند:	
همچنان چهت برخورداری از دیگر روش های خدمات پس از فروش، من موافد با مردمه به آدرس وب سایت ما در قسمت شروعه نامه، از ترجیح این خدمات بطور کامل مطلع گردید.	

شكل ۱۳۳- کارت گارانتی

#### فرم ثبت کارت گارانتی دستگاهها

قابل توجه مشتریان عزیز محصولات : با توجه به اهمیت ارتباط دو طرفه برای تحقق اهداف مشتری مداری و خدمات رسانی هرچه بهتر به مخاطبان شرکت پارس ارتباط افزار، بر آن شدیم تا به مشتریانی که اطلاعات خود را در فرم تعییه شده ثبت نمایند، علاوه بر افزایش ۲ ماهه دوره گارانتی گوشی موبایل خریداری شده، شانس شرکت در قرعه کشی فصلی باشگاه مشتریان را نیز ارائه دهیم. لذا خواهشمند است اطلاعات خود را در فرم مربوطه وارد کرده و ما را در ارائه بهتر و کامل تر پیرای نمایید.

**نکته بسیار مهم:** با توجه به اهمیت ورود تمامی اطلاعات خواسته شده در فرم مذکور، خواهشمند است تا صورت عدم تکمیل اطلاعات فرم مذکور به طور کامل، نه تنها امکان شرکت دادن شما در قرعه کشی وجود نخواهد داشت بلکه افزایش ۲ ماهه گارانتی دستگاه شما صورت نخواهد پذیرفت.

برای اطلاع از مدت زمان اعتبار گارانتی دستگاه خود، اینجا کلیک کنید.	برای تکمیل فرم مربوطه و شرکت در قرعه کشی، اینجا کلیک کنید.
--	--

از کجا بخرم
-------------

شكل ۱۳۴- نمونه دیگری از کارت گارانتی

نمونه‌گاهی دیگری مانند فرم نظرسنجی خدمات پس از فروش، فرم درخواست نمایندگی خدمات پس از فروش و نمونه‌برگ تعویض قطعات نیز وجود دارد که با مراجعه به اینترنت می‌توانید به آن دسترسی پیدا کنید.

## واژه‌نامه کتاب همراه هنرجو پایهٔ یازدهم

Absolute Maximum Ratings	مقادیر حداکثر مطلق	Buffer	جدا کننده
Active High	حالت فعال (۱)	Building Management System = BMS	مدیریت هوشمند ساختمان
Active Low	حالت فعال (۰)	byte	بایت (۸ بیت)
Adjustment	تنظیم	Carrier	حامل
Amplifier Inverting	تقویت‌کننده معکوس کننده	Carry	بیت نقلی
Amplitude Modulation	مدولاسیون دامنه	Channel	کانال ارتباطی
Analog to Digital = A/D	آنالوگ به دیجیتال	char	متغیر
Antenna	آنتن	Check List	فهرست وارسی
Application	کاربرد	Clearance	تصفیه - پاک‌سازی
AUX	ورودی صدا	Clip Forceps	پنس گیرهای
Ball grid Array = BGA		Clip Iron	ہویہ پنسی
Ball grid Y = BGY		Clock Frequency	فرکانس پالس ساعت
Band Pass Filters = BPF	فیلترهای میان‌گذر	Clock Pulse	پالس ساعت
Band Reject Filter ( Notch filter) = BRF		Clock	ساعت
	فیلتر حذف باند	common mode	حالت سیگنال مشترک
Band Width = Bw	پهنای باند	Common Source=CS	سورس مشترک
Band	محدوده	Compact Fluorescent Lamp = CFL	لامپ کم مصرف
Bar Space	خط فاصله صفحه کلید	compact	فشرده شده
Barkhausen Criterion		Comparator	مقایسه‌کننده
	اصل بارک‌هاوزن	Compiler	مترجم
Binary Coded Decimal = BCD		Complementary MOSFET = CMOS	موس فت مکمل
Binary	کد باینری دهدهی دودویی	Complementary	مکمل
Break down voltage	ولتاژ شکست	Connection Diagram	نقشه اتصال پایه‌ها
		Constraints	محدودیت‌ها

Flash ROM_Cooldisk	حافظه سرد- فلاش مموری	Drain	دریچه
Counter	شمارنده	Drill	دریل
Coupling	ارتباط بین دو طبقه تقویت کننده - کوپلر	Driver	راهانداز یا درایور
Critical Project Management = CPM	مدیریت پروژه بحرانی - زمان بندی دقیق پروژه	Duty Cycle	سیکل وظیفه یا چرخه کار
Crystal oscillator	نوسان ساز کریستالی	Electrical Characteristics	مشخصات الکتریکی
Cut off frequency	فرکانس قطع فیلتر	Enable	توان اساز
cut off	حالت قطع	Exclusive NOR_ XNOR	نا یا انحصاری
Darlington Pair	زوج دارلینگتون	Exclusive OR_XOR:	یا انحصاری
Data Selector Logic	انتخاب کننده منطقی داده ها (کاربرد در مالتی پلکسor)	Features	مشخصات
Data sheet	برگه اطلاعات	Feedback	بازخورد
Data	داده	Field Effect Transistor = FET	ترانزیستور اثر میدان
Decibel (db)	واحد سنجش توان و ولتاژ - دسی بل	Field_Programmable Gate Array = FPGA	Field Effect Transistor = FET
Decimal	دهدهی	آرایه گیت های قابل برنامه ریزی	ترانزیستور اثر میدان
Decoder	رمز گشایش	Filter Band width	حدوده فرکانسی فیلتر
Differential Amplifier	تقویت کننده تفاضلی	Filter	صفی
Differential Input Terminals	پایه های ورودی تفاضلی	Flowchart	روند نمای
Digit	رقم	Flux	روغن لحیم (خمیر فلاکس)
Digital	منطق رقمهای	Forward Breakover Voltage = VBRF	Breakover Voltage = VBRF
Dimmer	تاریک کننده - کم نور کننده	ولتاژ شکست موافق	ولتاژ شکست موافق
Diode Alternating Current = DIAC	دیود جریان متناوب	Diode	دیود چهار لایه
Discrete	مجزا	Four Layer Diode = FLD	مدولاسیون فرکانس
Dongle	وسیله کوچک	frequency modulation	فیوزبیت
		Fuse Bit	دروازه
		Gate	شرح عمومی
		General Description	کاربرد عمومی
		General purpose	جهانی - عمومی
		Global	

Ground (GND)	زمین	Logic Converter	مبدل منطقی
Half Adder = H. A	جمع کننده ناقص	Logical gate	دروازه منطقی
Heater	گرماساز (هویه هوای گرم)	Low Pass Filter = LPF	فیلتر پایین گذر
Heat-sink	گرمگیر	Mega	بزرگ
Hexadecimal (HEX)	شانزده تایی	Metal Oxide Semiconductor =	
High Pass Filter = HPF	فیلتر بالا گذر	MOS	
Holding Current = IH	جريان نگهدارنده	Nimhهادی اکسید فلز	
Hole	سوراخ	metric	میلی متری
I/O Port	درگاه ورودی خروجی	Microcontrollers	ریز کنترل گر
Implrial	اینچی (در نرم افزار)	Microwave oven	اجاق میکروویو
InfraRed = IR	مادون قرمز	Mini_Drill	
Input/Output Voltage Differential	ولتاژ تفاضلی ورودی - خروجی	Drill كوچك - مینی دریل	
Insulated Gate Bipolar		پوشش مسی محافظه فیبر	
Transistor = IGBT	ترانزیستور دو قطبی با گیت عایق شده	یک پارچه - پیمانه ای - پودمانی	
Insulated Gate FET = IGFET	ترانزیستور اثر میدان با گیت عایق شده	Modulating signal	سیگنال مدوله کننده
Integrated Circuit = IC	ترشه	Modulation	مدولاسیون
Inter Base Resistance	مقاومت بین دو بیس	Modulator	مدولاتور
Junction Field Effect Transistor = JFET	Junction Field Effect Transistor	Module	پیمانه - مازول - پودمان
		Mono	تکی - واحد - مونو
LD MOSFET	ترانزیستور با اثر میدان پیوندی	MOSFET Switching Operation	MOSFET به عنوان کلید
Lead Temperature Metal Package	Laterally Diffused MOSFET =	Most Significant Bit = MSB	عملکرد
Drage حرارت قابل تحمل پایه ها	موس فت با نفوذ از لایه کناری	با ارزش ترین بیت	
Least Significant Bit= LSB		Multiplexer	
Light Activated SCR = LASCR	کم ارزش ترین بیت	تسهیم کننده - مالتی بلکس	
	SCR نوری	Negative Feed Back	
Load protector	محافظه بار در مقابل اضافه ولتاژ	Noise	باز خورد منفی - فیدبک منفی
		Noninverting Amplifier	اغتشاش
			تقویت کننده غیر معکوس کننده
		Nonzero Level detector	آشکار ساز سطوح ولتاژ غیر صفر

Normally Close = NC	ترانزیستور تک قطبی قابل برنامه ریزی
به طور معمول بسته	برنامه ریزی شده
Normally Open = NO	برنامه ریزی شده
به طور معمول باز	برنامه ریزی شده
Octal	دستگاهی برای بارگذاری یا انتقال برنامه
هشت تایی	به میکرو کنترلر - برنامه ریز
Open Loop Voltage Gain = OL	پروژه
بهره ولتاژ حلقه باز	Project
Operating Temperature Range	Pyroelectric ("Passive") InfraRed
درجه حرارت کار	= PIR
Operational Amplifier = op-Amp	امواج مادون قرمز غیر فعال
تقویت کننده عملیاتی	Quadrac
Opto Coupler	کوادراتک (ترکیب دیاک و ترایاک)
تزویج نوری	
oscillator	کنترل کیفیت QC
نوسان ساز	
package Typical	ضریب کیفیت Q
نحوه بسته بندی	
pads	Random Access Memory = RAM
سوراخ های مدار	
Panel	دستیابی به حافظه به صورت تصادفی -
پنل	حافظه موقعی
Parameter	Read Only Memory = ROM
مشخصه	
PENTAWATT	حافظه خواندنی
پنتاوات	
Phase Modulation	Real filter
مدولاسیون فاز	فیلتر واقعی
Pick and Place	Receiver
قطعه گذاری	گیرنده
Pin (Configuration)	Register
شکل پایه	ثبات
Pinch off Voltage= VP	Resonance Frequency
ولتاژ بحرانی	
PinHeader	فرکانس رزونانس - فرکانس تشید
	ضربان
نگهدارنده پایه - پین هدر - پایه مخصوص	Ripple
برای ساخت اتصال	لایه های مسیر یابی
Pinout	Routing Layers
پایه خروجی	قوانین مسیر یابی
Positive Feed Back	Saturation
باز خورد مثبت - فیدبک مثبت	ذخیره
POWER MOSFET	Schmitt Trigger
MOSFET قدرت	چهار گوش کننده
Power Dissipation	SCR Equivalent Circuit
تلفات توان	مدار معادل SCR
Preamplifier	Sensor
پیش تقویت کننده	حس گر - سنسور
Program	Set Reset Flip Flop = SR
بارگذاری	فلیپ فلاپ SR
Programmable UniJunction	
Transistor = PUT	

Seven Segment	نمایشگر هفت قطعه‌ای	track	خط ارتباطی
Shift Registers	شیفت رجیسترها	Transmitter	فرستنده
Shockley Diode	دیود شاکلی	Triode Alternating current = TRIAC	تریود جریان متناوب
Short – Circuit	اتصال کوتاه مدار		متعارف
Signal tracing	ردیابی سیگنال	Type= Typical	
Silicon Controlled Rectifier = SCR		Typical Application	
	یکسوساز کنترل شده سیلیکونی		کاربردهای متداول
Silicon controlled Switch = SCS	کلید قابل کنترل سیلیکونی	Un_Connected Pin	پایه‌های متصل نشده
Silicon universal Switch = SuS	کلید عمومی سیلیکونی - قطعه الکترونیک صنعتی	Uni Junction Transistor = UJT	ترانزیستور تک اتصالی - ترانزیستور تک قطبی
		unipolar	تک قطبی
Siren	آذیر	Unprogrammed	برنامه‌ریزی نشده
Situs Routing Strategies	گزارش راهبردی مسیریابی	Un_Routed Net	خطوط مسیریابی نشده
SMD_ Surface Mount Device	قطعه نصب سطحی	UPLOAD	بارگذاری
Solid State Relay	رله جامد	UV	اشعه فرابنفش
Source	منبع	Vaccum	مکش یا ایجاد خلاً - خلاً
SPST Push Button	کلید شستی یک پل یک راهه	Voltage Divider Bias	بايس تقسييم کننده ولتاژ
Squaring Circuit	مدار چهارگوش کننده	Voltage follower	دبیاله رو ولتاژ
		Voltage Regulator	تنظیم کننده ولتاژ
		Wein Bridge Oscillator	
Stereo	استریو		نوسان‌ساز پل وین
Storage Temperature	درجه حرارت نگهداری در انبار	word	واژه
SUM	حاصل جمع	X Mega	خیلی بزرگ
Switch	کلید	Zero Crossing Detector	
Switching Regulator	رگولاتورهای کلیدزنی		آشکارساز عبور از صفر
Symbol	نماد		
Sziklai Pair	زوج زیکلای		
Table Lookup = LUT	جدول بررسی و جستجو		
Terminal	پایانه		
Text	متن		
Thyristor	تریستور - قطعه الکترونیک صنعتی		
Tiny	باریک - نازک - کوچک		

## بخش ۴

### ایمنی، بهداشت و ارگونومی

## جدول مقادیر مجاز حد تماس شغلی صدا

تراز فشار صوت به dBA	مدت مواجهه در روز	
۸۰	ساعت	۲۴
۸۲	ساعت	۱۶
۸۵	ساعت	۸
۸۸	ساعت	۴
۹۱	ساعت	۲
۹۴	ساعت	۱
۹۷	دقیقه	۳۰
۱۰۰	دقیقه	۱۵

## حدود مجاز مواجهه مواد شیمیایی

ردیف	نام علمی ماده شیمیایی	وزن مولکولی	حد مجاز مواجهه شغلی		نمادها	مبنای تعیین حد مجاز واجهه
			STEL/C	TWA		
۳۸۸	سرب و ترکیبات معدنی آن Lead and inorganic compounds as Pb	۲۰/۷/۲۰ متغّری	۰/۰۵ mg/m <sup>۳</sup>	-	BEL: A <sub>۱</sub>	اختلالات سیستم اعصاب محیطی و مرکزی؛ اثرات خونی
۳۸۹	کرومات سرب؛ Lead chromate as Pb	۳۲۳/۲۲	۰/۰۵ mg/m <sup>۳</sup> ۰/۰۱۲ mg/m <sup>۳</sup>	-	BEL: A <sub>۱</sub> A <sub>۴</sub>	آسیب سیستم تولید مثل در مردان و اثرات ناقص زایی؛ انقباض عروق
۳۹۰	لینдан Lindane	۲۹۰/۸۵	۰/۵ mg/m <sup>۳</sup>	-	پوست؛ A <sub>۱</sub>	آسیب کبدی؛ اختلال سیستم اعصاب مرکزی
۳۹۱	هیدرید لیتیم Lithium hydride	۷/۹۵	۰/۰۲۵ mg/m <sup>۳</sup>	-	-	تحریک قسمت فرقانی تنفسی؛ پوست و چشم
۳۹۲	هیدروکسید لیتیم Lithium hydroxide	۲۳/۹۵	۱ mg/m <sup>۳</sup>	-	-	-

## تجهیزات حفاظت از گوش

مشخصات و ویژگی	نوع گوشی
 <p>این نوع گوشی‌ها کاملاً لاله گوش را می‌پوشانند.</p>	<b>حفظ روگوشی</b> (Ear muff)
 <p>این نوع گوشی‌های حفاظتی در داخل کانال گوش قرار می‌گیرند، آنها به صورت یکبار مصرف و چندبار مصرف در بازار عرضه می‌شوند.</p>	<b>حفظ توگوشی</b> (Ear plugs)
 <p>ترکیبی از حفاظ روگوشی و توگوشی است. این نوع گوشی‌ها مانند حفاظ توگوشی در داخل کانال گوش قرار می‌گیرند، با این تفاوت که انتهای هر یک از توگوشی‌های چپ و راست، با استفاده از یک پیشانی بند سفت و سخت، به یکدیگر اتصال دارند.</p>	<b>حفظهای توأم یا ترکیبی</b> (Semi-insert)
 <p>برای برخی مشاغل که ممکن است به سر نیز صدمات مکانیکی وارد کند و همچنین برای کنترل انتقال صوت از طریق جمجمه به گوش داخلی و حفاظت بافت مغز در برابر صدمات موج صوتی، گروهی از حفاظهای شنوازی را به صورت کلاه محافظ عرضه نموده‌اند.</p>	<b>کلاه محافظ</b> (Helmet ear muffs)

## جدول شاخص هوای پاک

شاخص کیفیت هوای	سطح اهمیت بهداشتی	رنگ ها
وقتی که شاخص کیفیت هوای در گستره زیر است:	کیفیت هوای را این گونه توصیف می‌کنیم:	و با رنگ زیر نمایش می‌دهیم:
۰-۵۰	خوب	سبز
۵۱-۱۰۰	متوجه	زرد
۱۰۱-۱۵۰	ناسالم برای گروههای حساس	نارنجی
۱۵۱-۲۰۰	ناسالم	قرمز
۲۰۱-۳۰۰	خیلی ناسالم	بنفش
بالاتر از ۳۰۰	خطرناک	خرمایی

آلاینده‌ها	دوره ارزیابی	استاندارد کیفیت هوای (ثانویه)	استاندارد کیفیت هوای (اولیه)
Co	غلظت میانگین ۸ ساعته Max	۹	ppm
SO <sub>2</sub>	میانگین ۲۴ ساعته	۰/۱۴	ppm
HC (NMHC)	میانگین ۳ ساعته (صبح ۶-۹)	۰/۲۴	ppm
NO <sub>2</sub>	میانگین سالانه	۰/۰۵	ppm
PM	میانگین ۲۴ ساعته	۲۶۰	μgr/m <sup>۳</sup>
			۱۵۰
			μgr/m <sup>۳</sup>

## بخش ۵


# شاپیستگی‌های غیرفنی و توسعه حرفه‌ای

۱ - جداسازی	۲- استخراج	۳- کیفیت موضعی	۴- نامتقارن سازی	۵- ترکیب و ادغام
۶ - چند کاربردی	۷- تودرتو بودن	۸- جبران وزن	۹- مقابله پیشاپیش	۱۰- اقدام پیشاپیش
۱۱- حفاظت پیشاپیش	۱۲- هم سطح سازی	۱۳- تغییر جهت	۱۴- انحنای دادن	۱۵- پویایی
۱۶- کمی کمتر، کمی جدید بیشتر	۱۷- حرکت به بعدی	۱۸- لرزش و نوسان	۱۹- عمل دوره‌ای	۲۰- تداوم کار مفید
۲۱- حمله سریع	۲۲- تبدیل ضرر به سود	۲۳- باز خورد	۲۴- واسطه تراشی	۲۵- خدمت‌دهی به خود
۲۶- کپی کردن	۲۷- یکبار مصرفی	۲۸- تعویض سیستم	۲۹- ساختار بادی یا مایع	۳۰- پوسته و پرده نازک
۳۱- مواد متخلخل	۳۲- تعویض رنگ	۳۳- هم‌جنس و همگن‌سازی	۳۴- رد کردن و بازسازی	۳۵- تغییر ویژگی
۳۶- تغییر حالت	۳۷- انبساط حرارتی قوی	۳۸- اکسید کننده قوی	۳۹- محیط بی‌اثر	۴۰- مواد مرکب


## متغیرها در حل مسئله ابداعی

قدرت یا توان	۲۱	وزن جسم متحرک	۱
تلفات انرژی	۲۲	وزن جسم ساکن	۲
ضایعات مواد	۲۳	طول جسم متحرک	۳
اتلاف اطلاعات	۲۴	طول جسم ساکن	۴
تلفات زمان	۲۵	مساحت جسم متحرک	۵
مقدار مواد	۲۶	مساحت جسم ساکن	۶
قابلیت اطمینان	۲۷	اندازه و حجم جسم متحرک	۷
دقت اندازه‌گیری	۲۸	اندازه و حجم جسم ساکن	۸
دقت ساخت	۲۹	سرعت	۹
عوامل زیان‌بار خارجی مؤثر بر جسم	۳۰	نیرو	۱۰
اثرات داخلی زیان‌بار	۳۱	تنش / فشار	۱۱
سهولت ساخت یا تولید	۳۲	شكل	۱۲
سهولت استفاده	۳۳	ثبات و پایداری جسم	۱۳
سهولت تعمیر	۳۴	استحکام	۱۴
قابلیت سازگاری	۳۵	دوم جسم متحرک	۱۵
پیچیدگی وسیله یا ابزار	۳۶	دوم جسم غیرمتحرک	۱۶
پیچیدگی کنترل یا دشواری عیب‌یابی	۳۷	دما	۱۷
سطح خودکار بودن (اتوماسیون)	۳۸	روشنایی	۱۸
بهره‌وری	۳۹	انرژی مصرفی جسم متحرک	۱۹
		انرژی مصرفی جسم ساکن	۲۰

## تکنیک خلاقیت اسکمپر

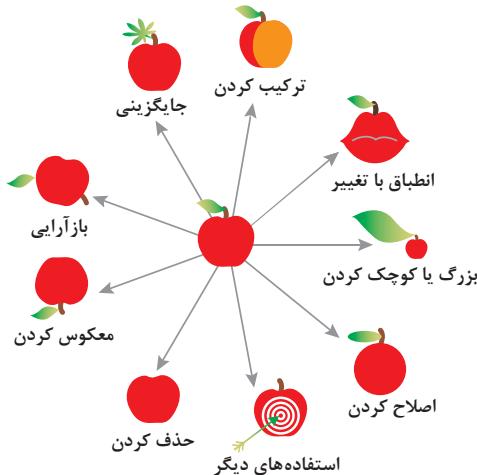


## مدل ایجاد تفکر انتقادی

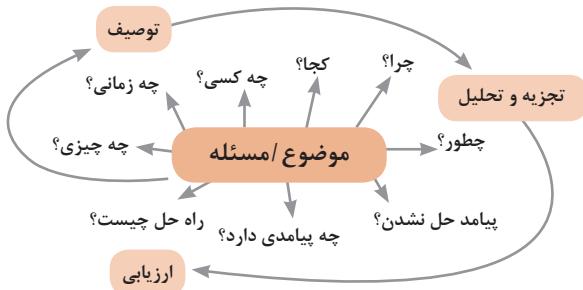

## فعالیت‌های پیشبرد، ترویج و توسعه فروش

پیشبرد فروش		
پیشبرد رده فروشان	پیشبرد فروش تجاری	پیشبرد فروش ویژه مشتریان
محیط داخلی فروشگاه	مسابقه و برنامه‌های انگیزشی	نمونه‌های رایگان
تبلیغات نمایشی	تخفیف‌های تجاری	کوپن
استندها در محل خرید	پوسترها و استندها	امتیازهای ویژه
تخفیف قیمتی	برنامه‌های آموزشی	مسابقه‌ها و قرعه‌کشی‌ها
مارک گذاری خصوصی	نمایشگاه‌های تجاری	بازپرداخت و استرداد وجه
فروش آنلاین	تبلیغات مشترک	بسته‌های پاداش
		تخفیف قیمتی
		چند کالا به یک قیمت
		برنامه‌های وفاداری

## الف) مدل کسب و کار

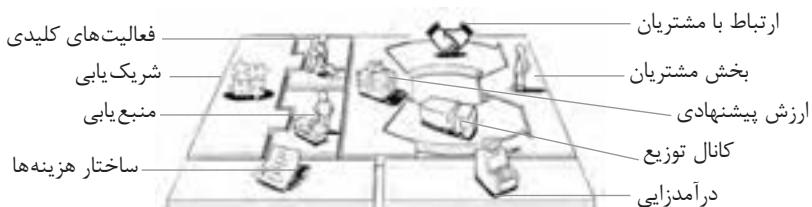


## ب) بوم کسب و کار

<p><b>کanal توزیع</b></p> <p>از طریق چه کانال هایی می توانیم به بخش مشتریان دسترسی پیدا کنیم؟ در حال حاضر چگونه به آنها دسترسی داریم؟ کانال های ما چطور یکپارچه شده اند؟ عملکرد کدام یک بهتر است؟ برزینه ترین کانال ها کدام اند؟ چطور آنها را با نیازهای مشتریان هماهنگ می کنیم؟</p>	<p><b>ارزش پیشنهادی</b></p> <p>چه ارزشی به مشتریانمان ارائه می دهیم؟ کدام یک از مسائل مشتریانمان را حل می کنیم؟ بسته پیشنهادی ما (محصولات و خدمات) به مشتریان مختلف چیست؟ کدام یک از نیازهای مشتریان را برطرف می کنیم؟</p>	<p><b>درآمدزایی</b></p> <p>مشتریان ما به چه بهایی واقعاً پول می دهند؟ آنها در حال حاضر چه بهایی می پردازند؟ آنها در حال حاضر ترجیح می چگونه پردازند؟ آنها ترجیح می چگونه پردازند؟ هر جریان درآمد چگونه به درآمد کل کمک می کند؟</p>	<p><b>بخش مشتریان</b></p> <p>برای چه افرادی ارزش آفرینی می کنیم؟ مهم ترین مشتریان ما چه افرادی هستند؟</p>
<p><b>شریک یابی</b></p> <p>شرکای کلیدی و تأمین کنندگان کلیدی ماجه کسانی هستند؟ منابع اصلی بدمست آمده از شرکای مان کدام اند؟ فعالیت های اصلی انجام شده توسط شرکای مان کدام اند؟</p>	<p><b>منبع یابی</b></p> <p>منابع اصلی برای ارزش پیشنهادی، کanal توزیع، ارتباط با مشتری و درآمدزایی چه هستند؟</p>	<p><b>ارتباط با مشتریان</b></p> <p>مشتریان مختلف انتظار برقراری و حفظ چه نوع رابطه ای را از ما دارند؟ کدام یک از آنها برقرار شده است؟ این روابط چگونه با کل اجزای مدل کسب و کار ماتفاق می شوند؟ هر زینه آنها چقدر است؟</p>	
<p><b>ساختار هزینه ها</b></p> <p>مهم ترین هزینه های اصلی ما در مدل کسب و کار کدام اند؟ گران ترین منابع اصلی ما کدام اند؟ گران ترین فعالیت های اصلی ما کدام اند؟</p>	<p><b>فعالیت های کلیدی</b></p> <p>فعالیت های اصلی برای ارزش پیشنهادی، کanal توزیع، ارتباط با مشتری و درآمدزایی چه هستند؟</p>		

## ویژگی های کار آفرین


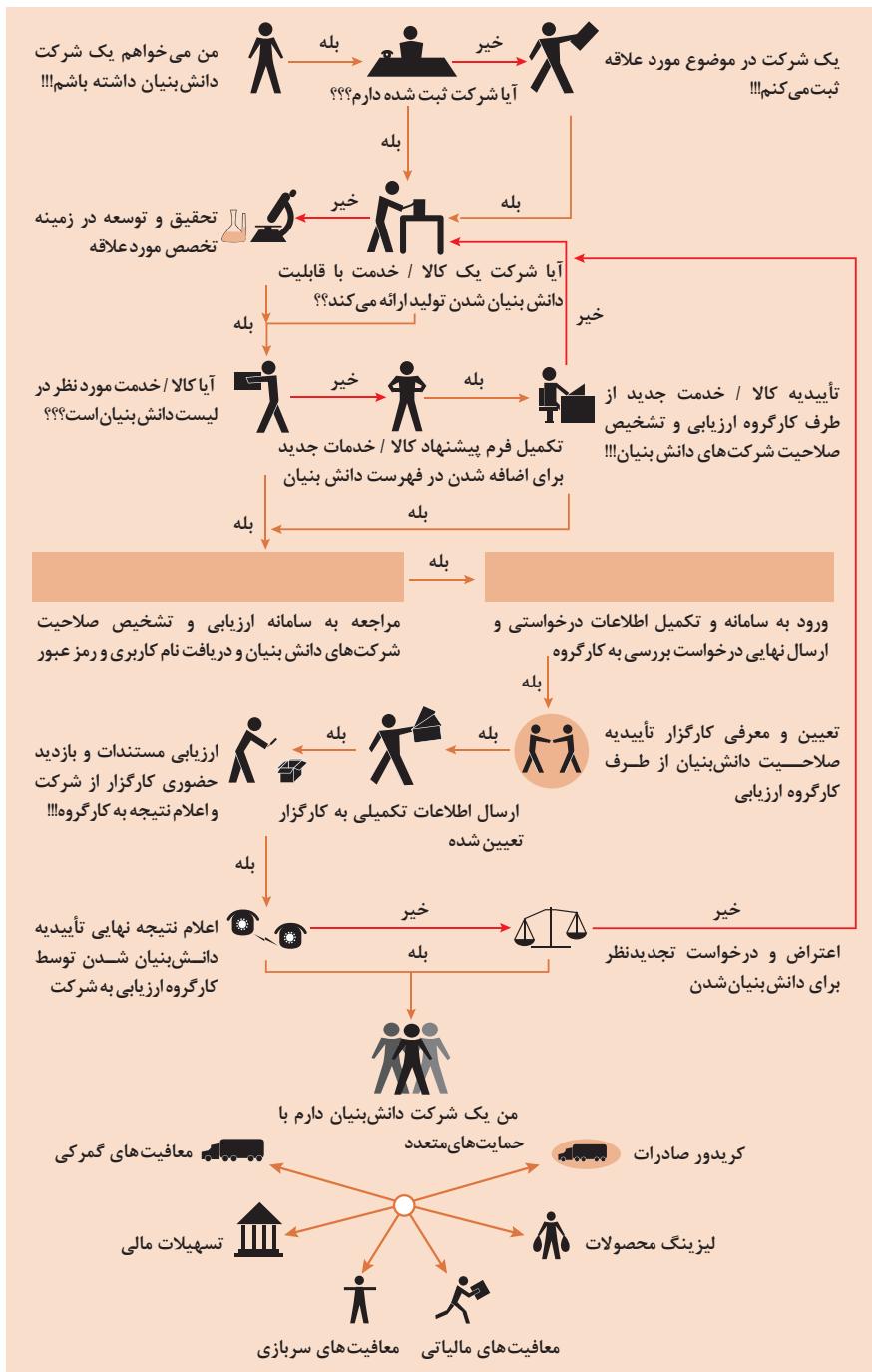
# مراحل ثبت کردن و ایجاد یک شرکت دانشبنیان



## انواع معاملات رقابتی

### روش مناقصه

روشی است که در آن سازمان‌های عمومی، خرید کالا یا خدمت موردنیاز خود را به رقابت و مسابقه می‌گذارند و با اشخاص حقوقی یا حقیقی که کمترین قیمت یا مناسب‌ترین شرایط را پیشنهاد می‌کنند، معامله می‌نمایند.

### روش مزایده

یکی دیگر از روش‌های پیش‌بینی شده در قانون محاسبات عمومی، روش مزایده است که برای انعقاد پیمان‌های عمومی می‌باشد.

مزایده ترتیبی است که در آن اداره و سازمان، فروش کالاهای خدمات یا هر دو را از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار یا روزنامه رسمی کشور به رقابت عمومی می‌گذارد و قرارداد را با شخصی که بیشترین بها را پیشنهاد می‌کند، منعقد می‌سازد.

## مراحل دریافت پروانه کسب

مراجعةه به اتحادیه مربوط

تقاضای پروانه کسب

ارائه مدارک شامل:

کارت پایان خدمت

فتوكپی از تمام صفحات شناسنامه

مدرک تحصیلی

قطعه عکس ۳×۴

سند اجاره‌نامه یا مالکیت محل کسب

کارت ملی

ارائه آزمون فنی برای صنوف مشمول

ارائه معاينه پزشکی و بهداشت صنوف مشمول

بازرسی محل کسب

ارائه تأییدیه اماکن

ارائه تأییدیه عدم سوء پیشینه

ارائه تأییدیه عدم اعتیاد

ارائه تأییدیه شهرداری

ارائه تأییدیه دارایی

ارائه تأییدیه مجمع

ارائه فیش بازرگانی تمرکز وجوده

ارائه فیش ابطال تمبر پروانه

ارائه فیش تعویض پروانه

صدور پروانه کسب

## ■ تعريف سفته

سفته یا سند طلب از نظر لغوی چیزی است که کسی بر حسب آن از دیگری به رسم عاریت یا قرض بگیرد و در شهری دیگر یا مدتی بعد، آن را مسترد دارد.

قانون تجارت ایران، سفته را به طریق زیر تعریف نموده است:

«سفته سندي است که به موجب آن امضاکننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معینی و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.» (مفad ماده ۳۰۷)



## چک

چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضًا مسترد یا به دیگری واگذار نماید.

در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادرکننده برسد چک نباید وعده داشته باشد.


چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد - ممکن است به دیگری منتقل شود.

وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود.

اگر چک در وجه حامل باشد کسی که وجه چک را دریافت می کند باید ظهر (پشت) آن را امضا یا مهر نماید.
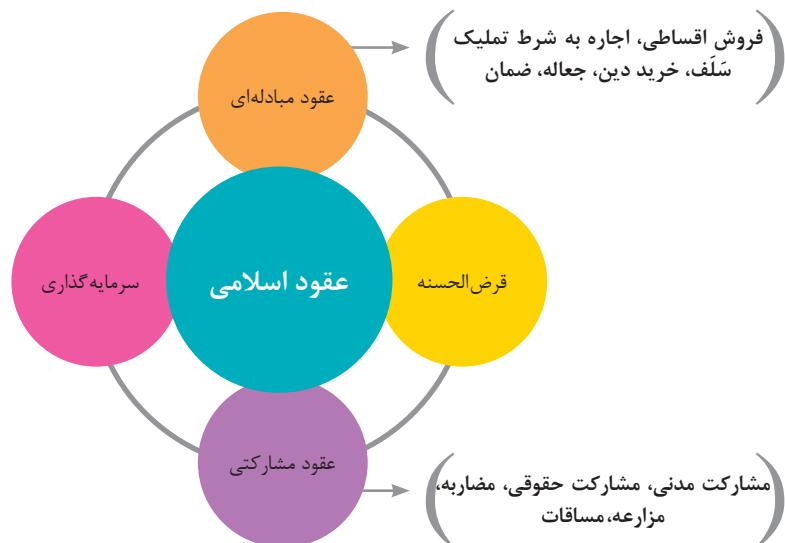
## عقود اسلامی

اسلام برای همه وجوه زندگی قوانینی دارد. وجود اقتصاد اسلامی مؤید این مطلب است که در حوزه اقتصاد معیشت و تأمین رفاه هم روش های خاصی موجود است که باید به آنها پرداخت، بانکداری اسلامی و عقد اسلامی از آن دسته هستند. در بینش اسلامی، دریافت و پرداخت بهره، تحریم شده است، بنابراین عملیات بانکداری باید بدون بهره انجام شود و اسلام روش هایی را برای جایگزین کردن بهره پیشنهاد می کند که از آن جمله می توان از عقد اسلامی نام برد. به طور کلی عقود اسلامی در نظام بانکی به چهار گروه تقسیم می شوند که عبارت اند از:



## مدیریت تولید

مدیریت تولید



## علاوه مورد استفاده در نمودار جریان فرایند



## سیستم‌های تولید




## منابع تولید





## انواع مدیریت در تولید



## مدیریت زمان با ماتریس «فوری - مهم»

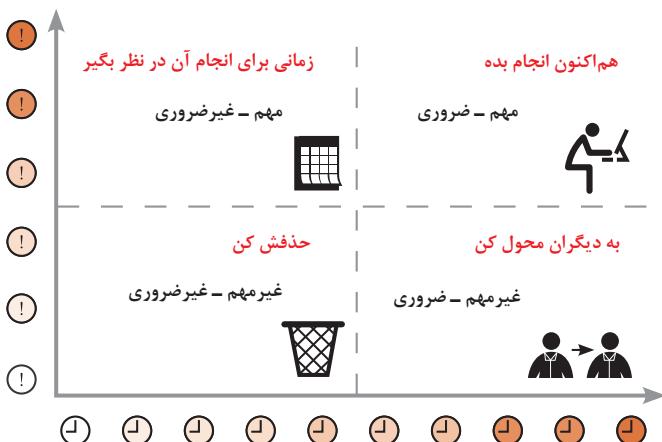

## مراحل توسعه محصول جدید

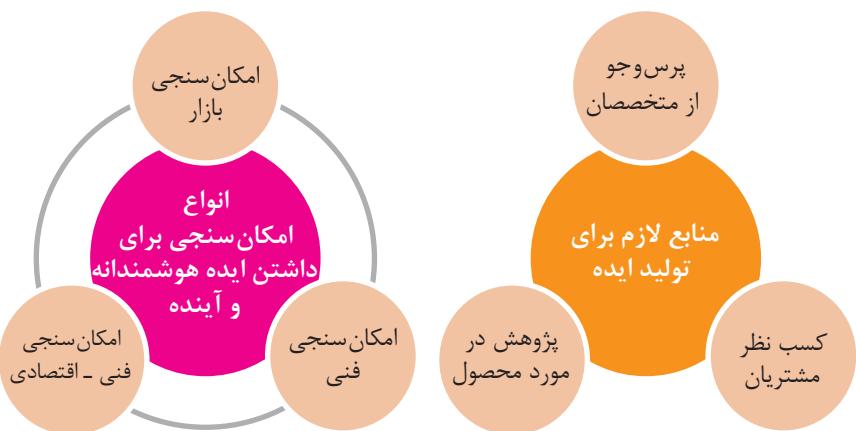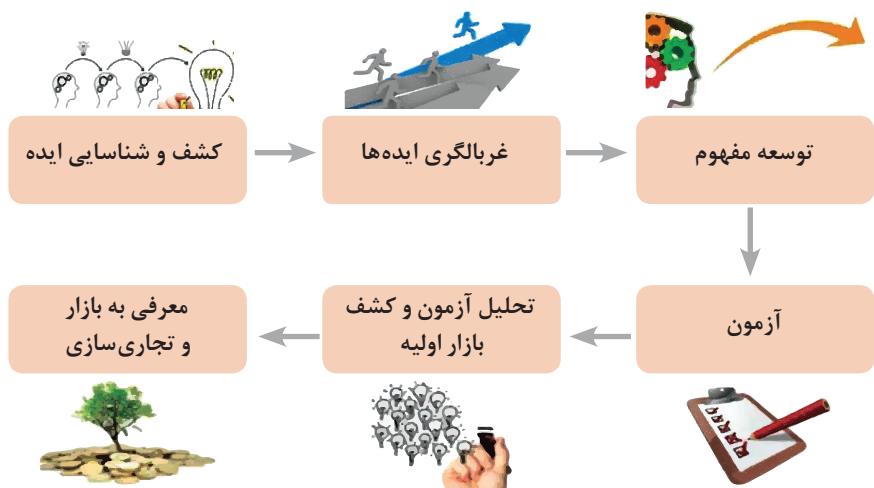

## مفهوم کیفیت از دو دیدگاه


### دیدگاه مشتری

مشخصه‌های کیفیت کالا  
مشخصه‌های کیفیت خدمات

### دیدگاه تولیدکننده

کیفیت نوع طراحی فرایند تولید، سطح عملکرد  
تجهیزات و فناوری ماشین‌آلات، آموزش و نظارت  
کارکنان و روش‌های کنترل کیفی
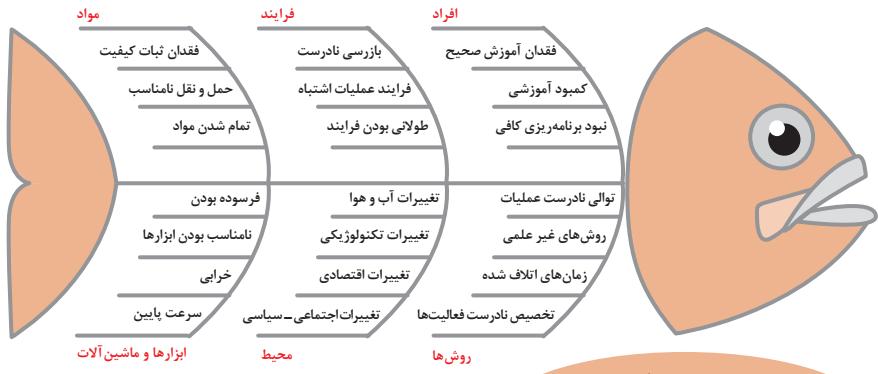
## ساختار کلی نمودار علت و معلول یا استخوان ماهی



### هزینه‌های کیفیت

کمی که قابل اندازه‌گیری باشد نظیر  
قطر، وزن یا حجم

### اندازه‌گیری کیفیت کالاها

### مشخصه‌های

کیفی یا وصفی نظیر رنگ، بو، طعم،  
سطح صاف، ارگونومیک بودن و...

هزینه‌های به دست آوردن  
کیفیت خوب

هزینه‌های ناشی از ارائه  
محصول بی کیفیت

## مراحل انجام فرایند مدیریت پروژه



پایان  
پروژه

کنترل  
پروژه


سازماندهی  
پروژه

تعییف سیستم  
برنامه‌ریزی پروژه

## چرخه انجام کار

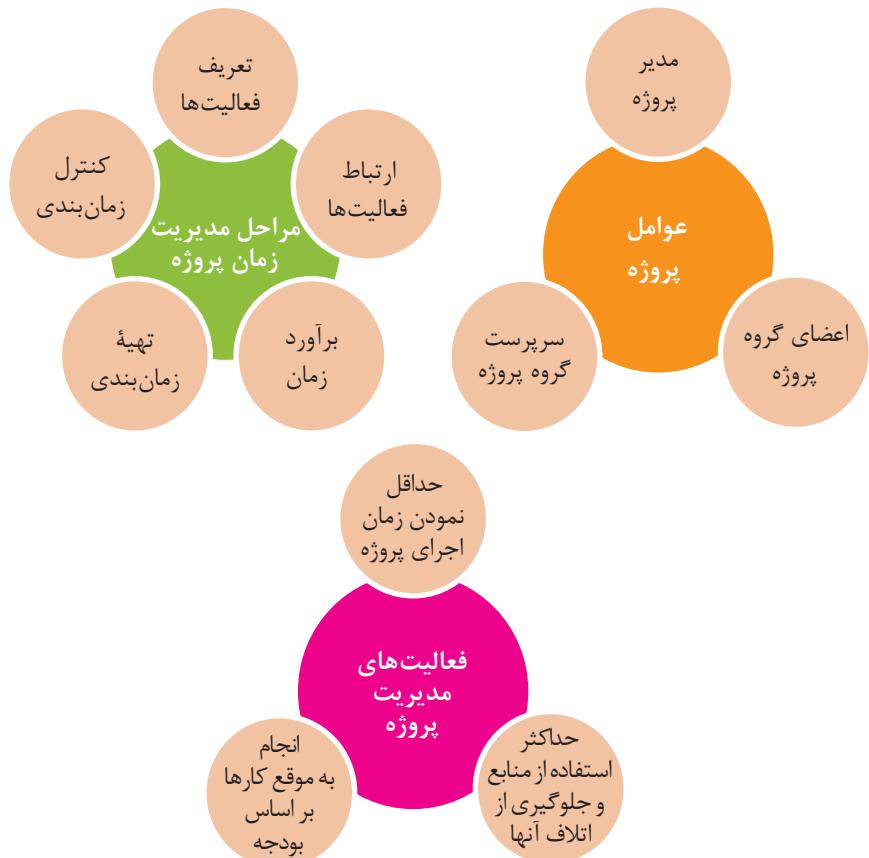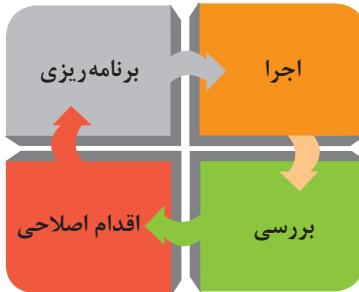


## مراحل مدیریت هزینه پروژه

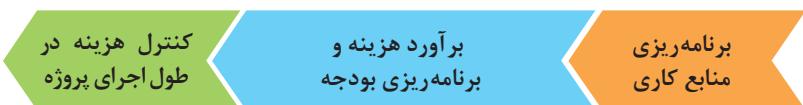


### اولویت‌های علم و فناوری براساس سند جامع علمی کشور

- اولویت‌های الف در فناوری: فناوری هواشناسی، فناوری ارتباطات و اطلاعات، فناوری هسته‌ای، فناوری نانو و میکرو، فناوری‌های نفت و گاز، فناوری زیستی، فناوری زیست‌محیطی، فناوری فرهنگی و نرم
- اولویت‌های ب در فناوری: لیزر، فوتونیک، زیست‌حسگرها، حسگرها شیمیایی، مکاترونیک، خودکارسازی و روباتیک، نیمرساناهای کشتی‌سازی، مواد نوتروکریب، بسپارها (پلیمرها)، حفظ و ذخایر ژئی، اکتشاف و استخراج مواد معدنی، پیش‌بینی و مقابله با زلزله و سیل و پدافند غیرعامل
- اولویت‌های ج در فناوری: اپتوالکترونیک، کاتالیست‌ها، مهندسی پزشکی، آلیاژهای فلزی، مواد مغناطیسی، سازه‌های دریایی، حمل و نقل ریلی، ترافیک و شهرسازی، مصالح ساختمانی سبک و مقاوم، احیای مراتع و جنگل‌ها و بهره‌برداری از آنها، فناوری بومی


### منحنی پیشرفت فناوری از شروع تا پایان

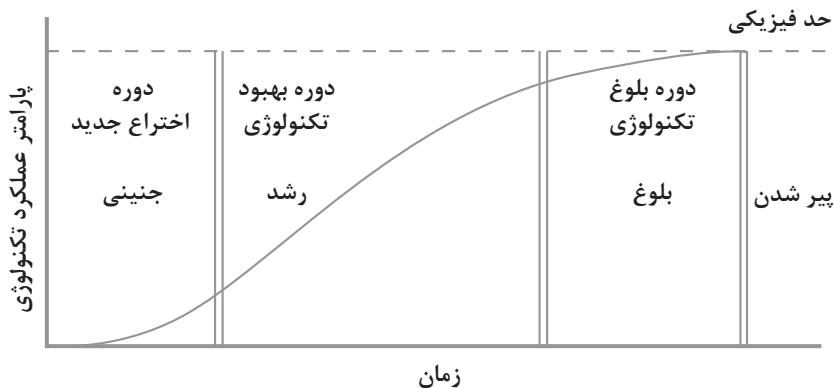

# تجسمی از فناوری‌ها در آینده نزدیک

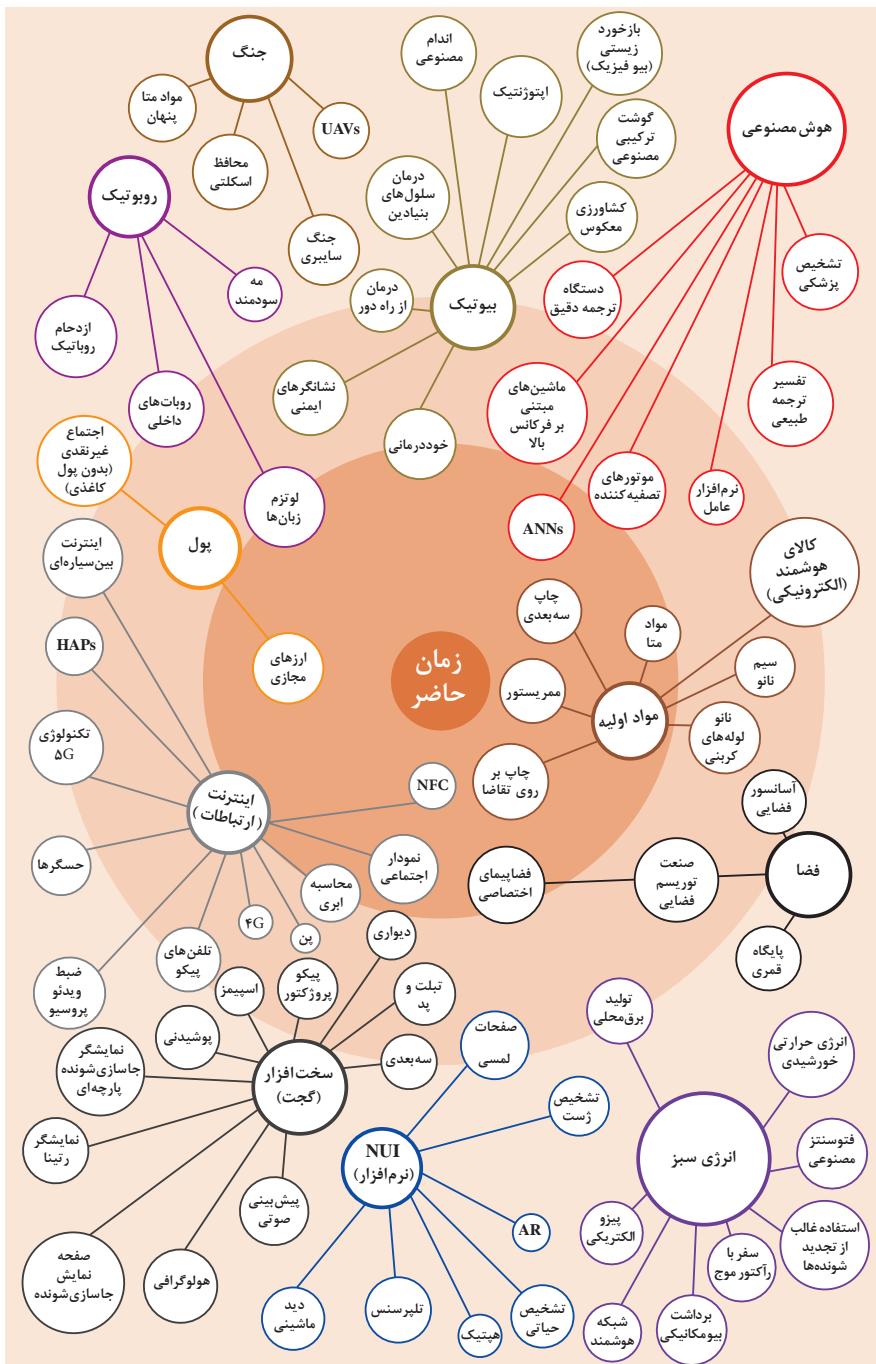

## چرخه عمر محصول

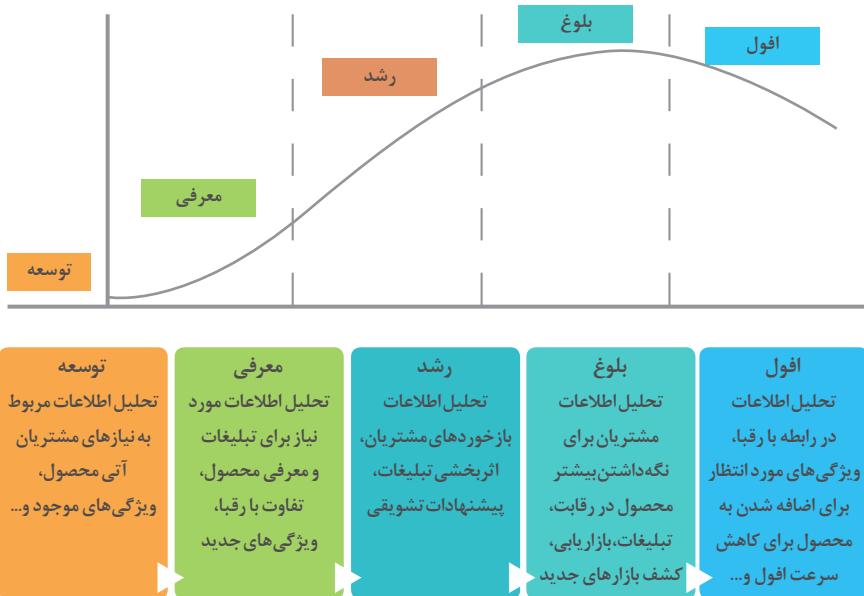


## سطوح مختلف کسب و کار در دنیای دیجیتالی



## ویژگی‌های کلان داده‌ها



## کاربرد فناوری نانو

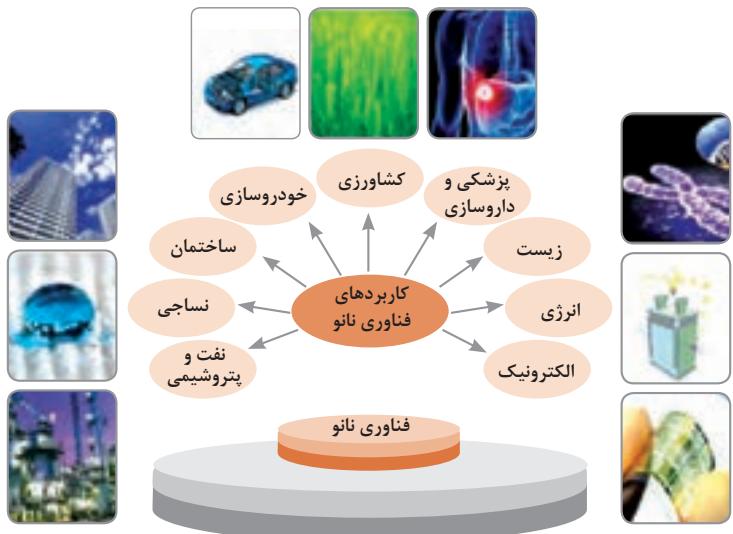

کارنامه دروس شایستگی‌های فنی و غیرفنی پایه یازدهم  
— شاخه فنی و حرفه‌ای رشته:

کد درس	نام درس (شایستگی فنی و غیر فنی)	واحد / ساعت	نمره نهایی
	کارگاه ۱-۱۱	۸	.....
	کارگاه ۲-۱۱	۸	.....
۸۸۲۲۰	کارگاه نوآوری و کارآفرینی	۳	
۸۸۲۳۰	مدیریت تولید	۲	
۸۸۲۴۰	کاربرد فناوری‌های نوین		

ملاحظه	نتیجه	نمره سالانه	پودمان				
			۵	۴	۳	۲	۱

**ریز نمرات دروس شایستگی‌های فنی و غیرفنی پایه یازدهم - رشته:**

نوع درس	کد و نام درس	شماره	نام پوادمان	مستمر شایستگی	نمره کل پوادمان	نتیجه
شایستگی‌های فنی	کارگاه ۱-۱۱	۱				
		۲				
		۳				
		۴				
		۵				
شایستگی‌های فنی	کارگاه ۲-۱۱	۱				
		۲				
		۳				
		۴				
		۵				
شایستگی‌های فنی	-۸۸۲۲۰ کارگاه نوآوری و کارآفرینی	۱	حل خلاقانه مسائل			
		۲	نوآوری و تجاری‌سازی محصول			
		۳	طراحی کسب و کار			
		۴	بازاریابی و فروش			
		۵	ایجاد کسب و کار نوآورانه			
شایستگی‌های فنی	-۸۸۲۳۰ مدیریت تولید	۱	تولید و مدیریت تولید			
		۲	مدیریت منابع			
		۳	توسعه محصول جدید			
		۴	مدیریت کیفیت			
		۵	مدیریت پژوهه			
شایستگی‌های فنی	-۸۸۲۴۰ کاربرد فناوری‌های نوین	۱	سواد فناورانه			
		۲	فناوری ارتباطات و اطلاعات			
		۳	به کارگیری چرخه ایده تا محصول			
		۴	کاربرد انرژی‌های نو			
		۵	فناوری‌های همگرا- به کارگیری مواد نوتروکریپ			

