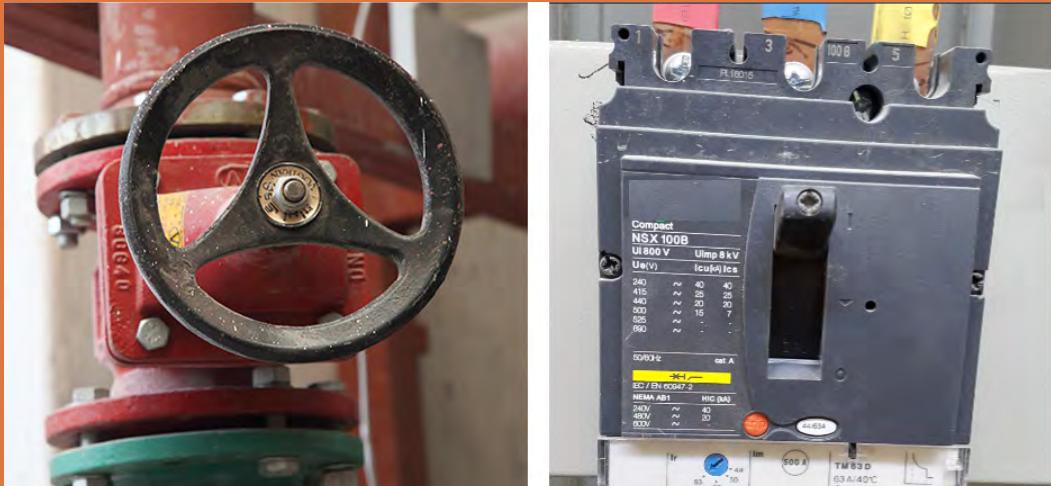



پودمان ۵

راهاندازی سیستم تهویه مطبوع با آب گرم



مقدمه ۴

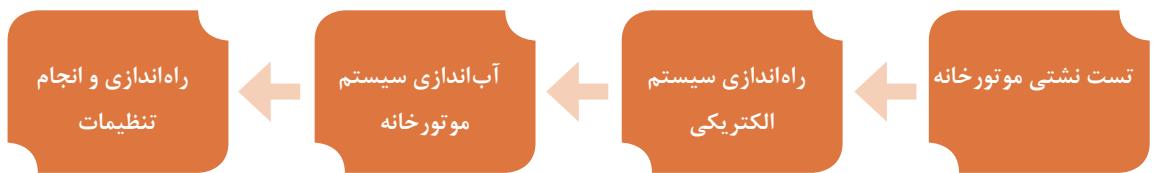راه اندازی صحیح و انجام تنظیمات دقیق باعث صرفه جویی در مصرف انرژی و افزایش عمر مفید تجهیزات در موتورخانه می شود. این فرایند به صورت زیر انجام می شود.



استاندارد عملکرد

راه اندازی و تحويل سیستم تهویه مطبوع با آب گرم با استفاده از ابزار لازم و با رعایت اصول فنی و نکات ایمنی

پیش‌نیاز

- دانستن تأثیر فشار و دما بر حجم مایعات و گازها و انبساط آب
- نقشه‌خوانی



- ترتیب انجام کار در راه اندازی سیستم موتورخانه مرکزی را با شماره گذاری مشخص کنید.
- انجام اتصالات الکتریکی و تأمین سوخت مشعل
- انجام تنظیمات
- انجام تست نشتی و اتصال تجهیزات
- آب اندازی سیستم موتورخانه



لیست اقداماتی که تاکنون در مورد قسمت های مختلف موتورخانه انجام داده اید را در جدول زیر نوشته و صحت عملکرد هر قسمت را بررسی و در صورت مشاهده اشکالات و یا عیوب احتمالی، آنها را برطرف و صحت عملکرد آن قسمت را تأیید نمایید.

ردیف	عنوان کار انجام شده	بررسی صحت عملکرد انجام شده	تست های انجام شده	نتیجه اقدامات انجام شده و تأیید نهایی
۱	جمع کردن دیگ	وضعیت عایق بندی، مسیر دود، وضعیت پایه ها و	تست نشتی - تست نور	
۲				
۳				
۴				
۵				
۶				

آزمایش نشتی موتور خانه

مراحل انجام آزمایش نشتی به صورت زیر می‌باشد



نکات اجرایی آزمایش نشت موتورخانه

پیش از اقدام به آزمایش باید لوازم کنترل، شیرهای هواگیری و دیگر قطعات را، که برای تحمل فشار آزمایش طراحی نشده‌اند، برای جلوگیری از آسیب‌دیدن، باز کرده و توسط درپوش مسدود شود.

پیش از اقدام به آزمایش باید اتصال کویل‌ها و دستگاه‌های دیگر به لوله‌کشی مورد آزمایش جدا شود و دهانه لوله یا فیتینگ با درپوش یا فلنچ کور مسدود گردد و یا اینکه در محل اتصال شیر قطع و وصل قرار داده و در زمان آزمایش، آن را در حالت بسته قرار دهید.

پیش از اقدام به آزمایش باید همه وسایل آزمایش، مانند پمپ آزمایش، فشارسنج و کنتورهای اندازه‌گیری مقدار جریان و دیگر مصالح و لوازم موردنیاز آزمایش فراهم شود.

– هیچ قسمت از لوله‌کشی نباید پیش از آزمایش پوشانده و یا داخل اجزای ساختمان پنهان شود.

– هر سیستم لوله‌کشی باید زمانی آزمایش شود که همه اجزای آن نصب شده و در معرض دید باشد.

– هیچ قسمت از لوله‌کشی نباید پیش از آزمایش با عایق پوشانده و یا رنگ آمیزی شود.

آزمایش نشت سیستم‌های لوله‌کشی، باید با آب تحت فشار انجام گیرد. در نقاط بالای هر سیستم لوله‌کشی باید دهانه‌هایی به منظور هواگیری پیش‌بینی شود و پس از هواگیری کامل این دهانه‌ها مسدود شود.

نکات مربوط به انجام آزمایش نشت



کار کلاسی



ترتیب مراحل انجام تست لوله کشی موتورخانه را مشخص کنید.

باز کردن قطعات و بستن شیرهای تجهیزات که نباید تحت فشار قرار گیرند	پر کردن آب در سیستم لوله کشی	مسدود کردن قسمت های ذکر شده	ایجاد فشار تعیین شده برای تست	مشاهده قسمت های مختلف

پژوهش



اگر زمان انجام آزمایش نشت موتورخانه در زمستان باشد، جهت جلوگیری از عمل یخ زدگی، چه راهکارهای را پیشنهاد می دهید؟



آزمایش نشتی موتورخانه

به گروههای ۴ نفری تقسیم شده، سپس با استفاده از دستورالعمل نسبت به آزمایش نشتی موتورخانه اقدام نمایید.

لباس کار مناسب بپوشید.

۱ تجهیزات و ابزار مورد نیاز را از انبار تحويل بگیرید.

تجهیزات و ابزار موردنیاز			
نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد
لباس کار	یک دست کار	سیستم موتورخانه	یک دست برای هر نفر
دستکش	یک عدد	پمپ ایجاد فشار	یک دست برای هر نفر
کفش ایمنی	یک عدد	فشارسنج تا ۱۰ بار	یک دست برای هر نفر

۲ لوله کشی موتورخانه را بررسی کرده و تعداد فلنچ کور، درپوش، شیر هوایی و شیر قطع و وصل موردنیاز را در جدول زیر وارد نموده و از انبار تحويل بگیرید.

ردیف	نام قطعه	تعداد

۳ یک محل از روی لوله رفت یا برگشت، برای نصب گیج انتخاب کنید.

۴ در بالاترین نقطه روی یکی از انشعابات شیر هوایی نصب شود.

۵ جهت مسدود کردن لوله ها می توانید با شیلنگ های فشار قوی دو سر لوله های رفت و برگشت را به هم متصل کنید.

۶ ابتدا از یک محل سیستم را از آب پر کنید و سپس با تلمبه آب تحت فشار را وارد سیستم نمایید تا به فشار تست برسد. بعد از هوایی، فشار گیج را مشاهده و به اندازه لازم برسانید.

۷ کلیه قسمت ها را مشاهده نموده در صورت نشت، نسبت به رفع نشتی اقدام و سپس عمل هوایی و تنظیم فشار را دوباره انجام دهید.

۸ بعد از گذشت زمان لازم و اطمینان از عدم نشتی فشار گیج را به صفر برسانید.

۹ برگ گزارش کار را کامل نموده و به مرتبی محترم تحويل دهید.

۱۰ ابزار کار را جمع آوری نموده و به انبار تحويل دهید.


۱۱ سعی کنید آب خروجی از سیستم را توسط ظرف مناسبی جمع آوری کنید.

۱۲ از ریختن آب در مراحل آزمایش در کف کارگاه خودداری کنید.

۱۳ قبل از بستن گیج از سالم بودن آن اطمینان حاصل کنید.

برق تأسیسات

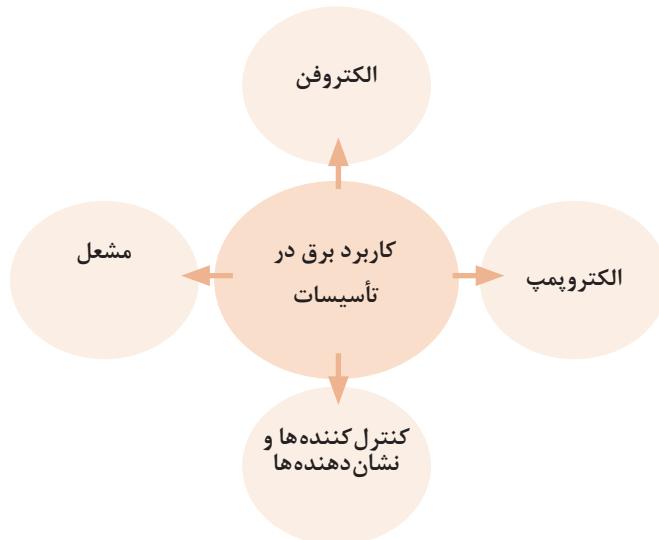کار کرد دستگاه های تأسیسات مکانیکی موتور خانه مانند پمپ ها، مشعل ها، الکتروفن، کنترل کننده ها و نشان دهنده ها وابسته به انرژی الکتریکی می باشد. لذا جهت راه اندازی و کار این دستگاه ها نیاز به آشنایی با الکتریسیته و وسائل مرتبط با آن می باشد.



جدول زیر را کامل کنید.


کار کلاسی



ردیف	تعريف	واحد	علامت
۱	اختلاف پتانسیل الکتریکی
۲	جریان الکتریکی
۳	مقاومت الکتریکی
۴	توان الکتریکی

ابزار شناسی

برای راه اندازی مدارهای الکتریکی در موتورخانه نیاز به ابزار و وسایل مناسب می‌باشد. استفاده از این ابزار علاوه بر آسان نمودن کارها و تسريع امور باعث کاهش خطرات نیز می‌شوند.

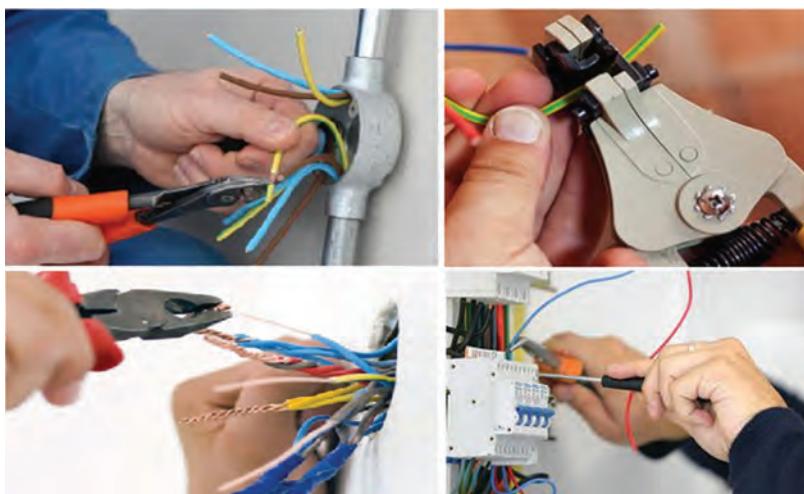

شکل ۱

کارکلاسی



وظیفه و کاربرد هر کدام از وسایل را بنویسید.

ردیف	نام وسیله	شكل	کاربرد و وظیفه
۱	پیچ گوشته		
۲	فازمتر		
۳	تستر		

		دَم باریک	۵
		سیم چین	۶
		سیم لخت کن	۷
		انواع پرس سرسیم و سرفیش دستی	۸

		مولتی متر	۹
		آمپر متر انبری	۱۰

اگر سر سیم پرس نامناسب و شل زده شود، چه مشکلاتی را به وجود می آورد؟

بحث کلاسی



۱ در شبکه تک فاز ولتاژ بین دو خط چه مقدار است؟

کار کلاسی

۲ در شبکه سه فاز ولتاژ بین دو خط چه مقدار است؟






مسیر مدارهای الکتریکی

سیم‌های برق از تجهیزات تأسیساتی، مانند مشعل و پمپ شروع شده و به تابلوهای برق که در محل مناسبی در هر موتورخانه نصب شده، متصل می‌شوند. مسیر سیم کشی به صورت توکار یا روکار انجام شده و در حالت روکار سیم کشی توسط داکت یا لوله‌های فولادی محافظت می‌شود. همچنین در موتورخانه‌های بزرگ سیم کشی توسط سینی‌هایی که سیم‌ها روی آنها قرار می‌گیرند، به تابلو برق منتقل می‌شوند. در سیم کشی توکار برای این کار از کanal‌هایی به عمق ۳۰ تا ۷۵ سانتی‌متر که در اطراف و کف آن سیمان به کار می‌روند و در کف کارگاه‌ها ساخته می‌شود، کابل‌های برق را در کف آن قرار می‌دهند. چنانچه تعداد کابل‌ها زیاد باشد کanal را طبقه‌بندی می‌کنند.




شکل ۲- سینی کابل کشی

جدول وسایلی که در سیم کشی مدارات الکتریکی استفاده می شوند

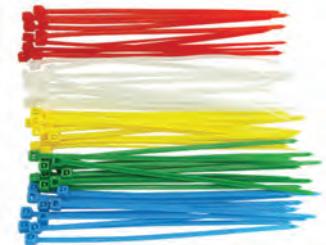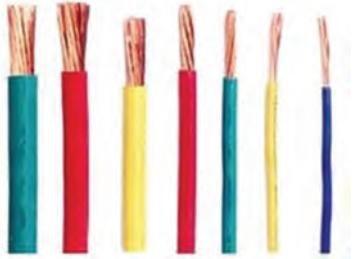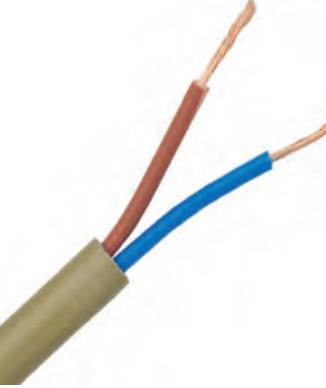		
سر سیم	بست سیم	چسب برق
		
سینی کابل	داکت	سیم افشار
		
لوله فولادی	کابل	بست کابل

أنواع سيم های مورد استفاده در سيم کشی موتور خانه

سيم هایی که در تأسیسات ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرند اکثرًا به صورت افshan و به ندرت تک رشته ای می باشند. معمولاً از سیم مسی یک رشته ای و افshan هم در سیم کشی توکار و هم سیم کشی روکار استفاده می شود. از سیم های افshan در خارج از لوله یا روکار به صورت آزاد استفاده می کنند. زیرا این نوع سیم ها بر عکس سیم های یک رشته ای در مقابل عوامل مکانیکی مقاوم تر و از خاصیت ارتعاشی بیشتری نیز برخوردارند. روکش این سیم ها پلاستیکی بوده و ولتاژ مجاز این گونه سیم ها حداقل ۱۵۰۰ ولت می باشد.

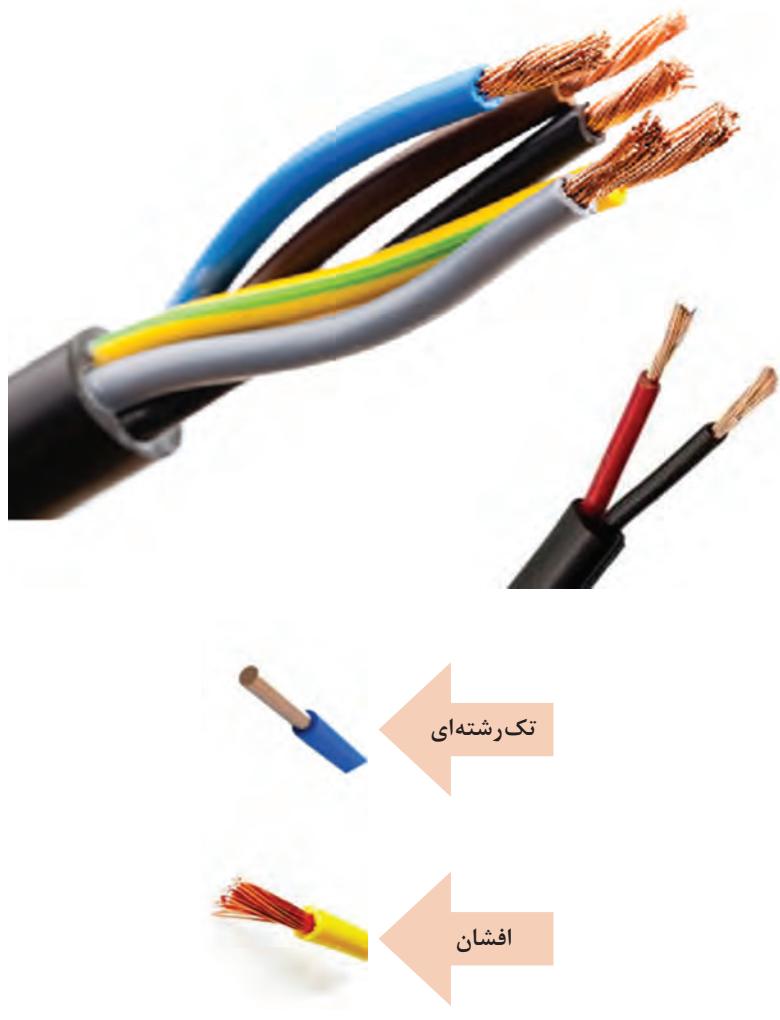

شكل ۳- انواع سیم



- ۱ در جدول شماره ۱ با افزایش مقطع سیم شدت جریان در هر کدام از سیم ها چگونه تغییر می کند؟
- ۲ با توجه به جدول شماره ۱ شدت جریان مجاز هر کدام از انواع سیم ها را در جدول زیر وارد کنید.

سیم های هوایی	کابل های روکار و سیم های زیر گچی	سیم های با عایق تا حد اکثر ۳ سیم در هر لوله	مقطع سیم به میلی متر مربع
			۲/۵
			۴

جدول ۱ - حد اکثر جریان مجاز سیم های مسی استاندارد شده

سیم های هوایی	شدت جریان مجاز سیم بر حسب آمپر		مقطع سیم به میلی متر مربع
	کابل های روکار و سیم های زیر گچی	سیم های با عایق تا حد اکثر ۳ سیم در هر لوله	
۱۰	۶	۴	۰/۷۵
۱۵	۱۰	۶	۱
۲۰	۱۵	۱۰	۱/۵
۲۵	۲۰	۱۵	۲/۵
۳۵	۲۵	۲۰	۴
۵۰	۳۵	۲۵	۶
۶۰	۵۰	۳۵	۱۰
۸۰	۶۰	۵۰	۱۶
۱۰۰	۸۰	۶۰	۲۵
۱۲۵	۱۰۰	۸۰	۳۵
۱۶۰	۱۲۵	۱۰۰	۵۰
۲۰۰	۱۶۰	-	۷۰
۲۲۵	۲۰۰	-	۹۵
۲۶۰	۲۲۵	-	۱۲۰
۳۰۰	۲۶۰	-	۱۵۰
۳۵۰	۳۰۰	-	۱۸۵
۴۳۰	۳۵۰	-	۲۴۰
۵۰۰	۴۳۰	-	۳۰۰


تابلو برق موتور خانه

تابلوی برق در حقیقت یک محفظه می‌باشد که مجموعه تجهیزات الکتریکی را دربر می‌گیرد. این مجموعه با درنظر گرفتن ایمنی، صرفه اقتصادی، کنترل از راه دور، کار کرد عملی مطلوب دستگاهها، حذف خطاهای انسانی طراحی و ساخته می‌شود. با توجه به سیستم‌های جدید کنترل هوشمند موتورخانه قطعات به کار رفته در تابلوهای امروزی نقش مهمی در کنترل صحیح الکتروموتورها و Saving Energy دارد.



شکل ۴- تابلو برق ایستاده

معمولًاً تابلوهای موتورخانه از نوع ایستاده بوده و شامل قطعات زیر می‌باشد.

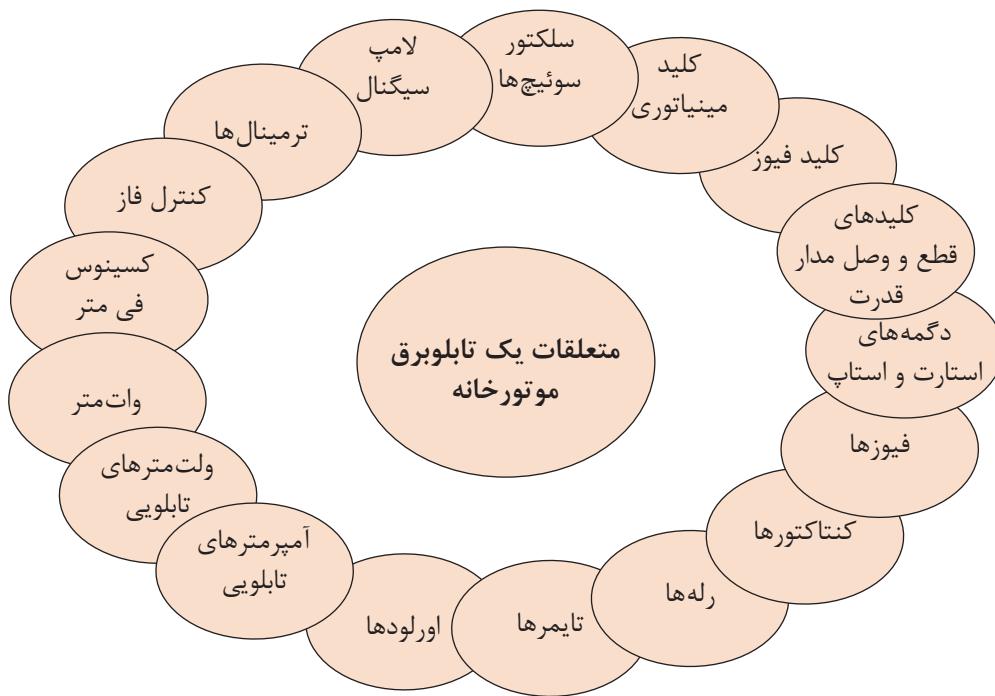



شکل ۵- کنتاکتور


اجزای تشکیل دهنده تابلو:

کنتاکتور: کنتاکتورها کلیدهایی هستند که قطع و وصل آنها به وسیله نیروی الکترومغناطیس صورت می‌گیرد.

کار کلاسی



با توجه به شکل، توضیح مختصری در مورد کار کنتاکتور بنویسید.

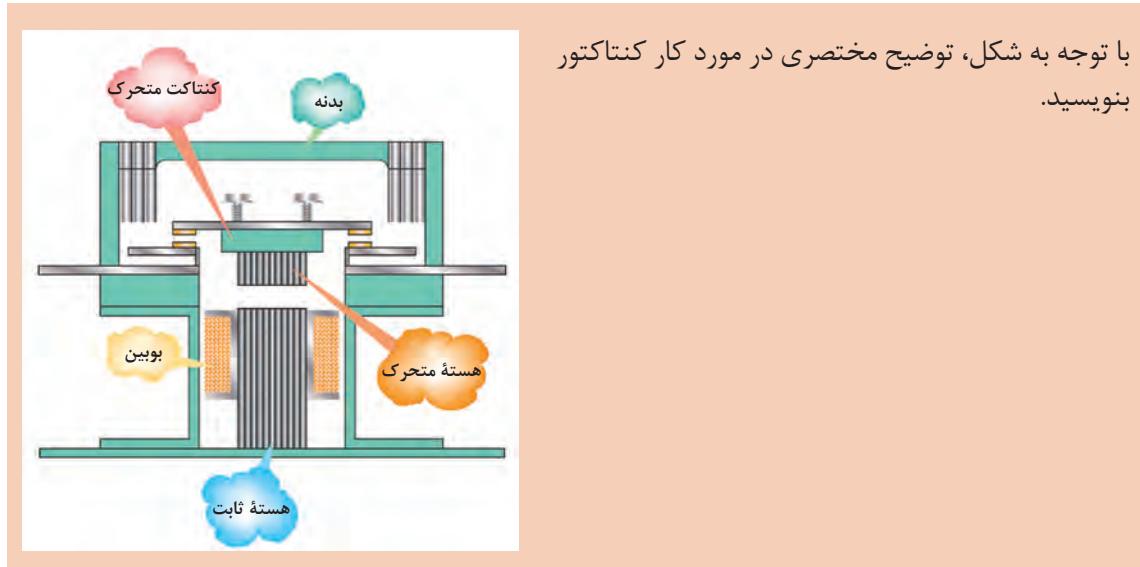

شکل ۶

بی مثال: محافظت موتور در مقابل اضافه جریان یا گرمای بیش از حد قابل تحمل سیم پیچ موتور را به عهده دارد.



شکل ۷- رله کنترل بار

أنواع رله ها: جهت ارسال فرمان قطع یا وصل در اثر عوامل مختلف و خطاهای گوناگون به کار می‌رود. رله کنترل فاز، رله کنترل بار، رله زمانی یا تایمر و غیره... از انواع رله ها محسوب می‌شوند.



شکل ۸- رله کنترل فاز

کارکلasi




مسیر سیم کشی رله کنترل فاز را بررسی کنید



وظایف کنترل فاز

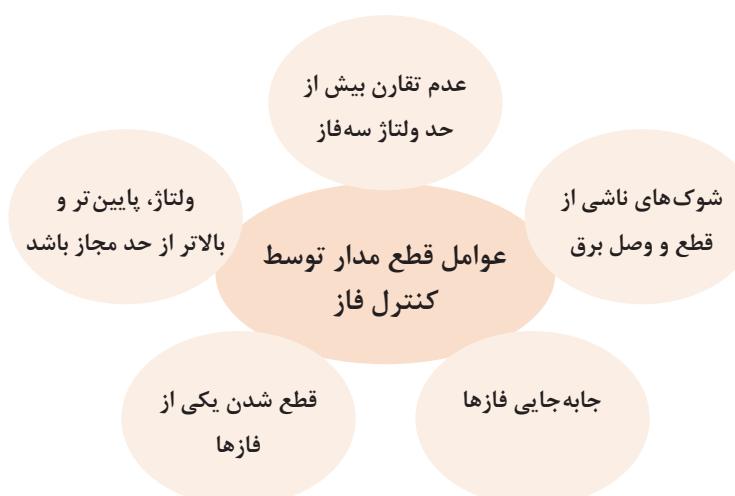کنترل فاز یک وسیله حفاظتی الکترونیکی است که در مدار فرمان تابلوهای برق مورد استفاده قرار می‌گیرد.



کلیدهای تابلوی برق

أنواع کلیدها

	کلید فیوز	۱
	سلکتور سوئیچ	۲
	استارت و استاپ	۳

برای قطع و وصل جریان در تابلوهای برق از کلیدهای سلکتوری، کلید فیوز و دکمه‌های استارت-استاپ استفاده می‌شود.

کلید محافظ جان (RCCB)

یکی از عوامل اصلی در بروز خسارات مالی، خدمات و تلفات جانی به ویژه در منازل مسکونی، مراکز اداری، تجاری و مجمعه‌های صنعتی، عدم رعایت مسائل ایمنی در استفاده از انرژی برق می‌باشد. لذا به منظور حفاظت از جان افراد در مقابل خطر برق گرفتگی و جلوگیری از خطرات جریان نشتی، از کلید محافظ نشتی جریان (یا کلید محافظ جان) Residual Current Circuit Breaker (RCCB) استفاده می‌شود.

کلیدهای محافظ جان علاوه بر حفاظت افراد در برابر جریان مستقیم و یا غیرمستقیم برق، با جلوگیری از نشتی جریان در حفاظت دستگاهها و تجهیزات صنعتی نیز مؤثر می‌باشند.



شکل ۹ - کلید محافظ جان

تجهیزات اندازه‌گیری

تجهیزات اندازه‌گیری شامل ولت‌متر، آمپر‌متر، فرکانس‌متر، کسینوس‌فی‌متر و وات‌متر می‌باشند که روی تابلوها نصب می‌شوند.



شكل ۱۰-(تجهیزات اندازه‌گیری)


بدنه: قسمت فلزی تابلو می‌باشد که تجهیزات داخل آن را محصور می‌کند.



شكل ۱۱-بدنه تابلو

خطوط ارتباطی:

کلیه فعالیت قسمت های واپرینگ و شینه کشی جزء این دسته محسوب می شوند که به دو گروه ارتباطات انعطاف ناپذیر (شینه ها) و ارتباطات انعطاف پذیر تقسیم می شوند.

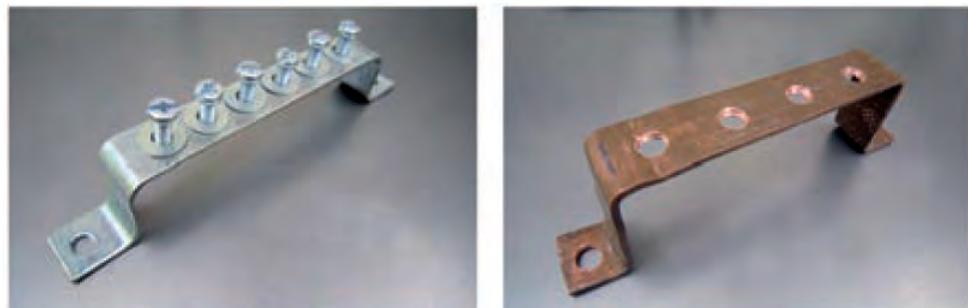

شکل ۱۲- شینه (تسمه مسی)

شینه مربوط به اتصال زمین باید به بدنه فلزی تابلو و همچنین به درهای آن متصل شود.



شکل ۱۳- شینه اتصال در

شناخت انواع فیوزها


وقتی برای مدت زمانی از سیم ها جریان بیش از حد طبیعی (اضافه بار) و یا در زمان بسیار کمی جریان بسیار شدیدی (اتصال کوتاه) عبور کند، می تواند باعث خسارت های زیادی به تأسیسات الکتریکی شود. برای حفاظت سیم و جلوگیری از صدمه دیدن و معیوب شدن وسایل و نیز برای قطع کردن دستگاه معیوب از شبکه برق می توان از رله و فیوزها استفاده نمود.



شکل ۱۶- فیوز اتوماتیک



شکل ۱۵- فیوز مینیاتوری

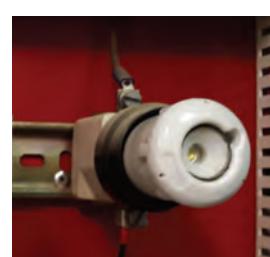

شکل ۱۴- فیوز فشنگی



جدول زیر را تکمیل نمایید.

اتوماتیک	مینیاتوری	فشنگی	
			کاربرد
			نحوه عملکرد

حافظت الکتریکی

اقداماتی که باید در تأسیسات الکتریکی انجام داد تا خطرات ناشی از جریان برق باعث صدمه‌زدن به اشخاص و دستگاه‌های الکتریکی نگردد، حفاظت الکتریکی می‌گویند.

حفظat
از سیم و کابل

انواع
حافظت الکتریکی

حافظت از دستگاه

حافظت از افراد

انواع حفاظت الکتریکی:

برای حفاظت از وسایل برقی و اشخاصی که با دستگاه‌های برقی سروکار دارند، از سیستم اتصال زمین استفاده می‌شود. سیستم اتصال زمین توسط یک هادی که دارای مقاومت بسیار کم است به الکتروودی که در زمین مرتبط قرار گرفته است متصل می‌باشد. اساس زمین کردن بر این است که زمین به عنوان نقطه صفر در نظر گرفته شود و تمام قسمت‌هایی که به زمین وصل شده‌اند، هم‌پتانسیل زمین شوند.

حافظت اشخاص

برق گرفتگی یک تحریک ناگهانی و اتفاق عصبی بدن بر اثر عبور جریان الکتریکی است و زمانی به وجود می‌آید که شخص در مسیر عبور جریان برق قرار گیرد.

سیم اتصال زمین

انواع
حافظت اشخاص

عایق کاری


کاهش ولتاژ

محافظ جان




در مورد انواع مسیرهای احتمالی عبور جریان از بدن شخص در زمان برق گرفتگی پژوهش و در کلاس ارائه نمایید.

اتصال بدن: اتصال بدن فلزی دستگاهها به زمین برای جلوگیری از ایجاد هرگونه برق گرفتگی و آتش سوزی است. در این نوع اتصال کلیه بدن های فلزی دستگاهها به زمین متصل می شوند تا هیچ گونه اختلاف پتانسیلی بین بدن فلزی دستگاه با زمین ایجاد نشود و در صورت اتصال یکی از فازها به بدن، جریانی در مدار برق قرار شود که باعث قطع رله های حفاظتی یا فیوز می گردد.

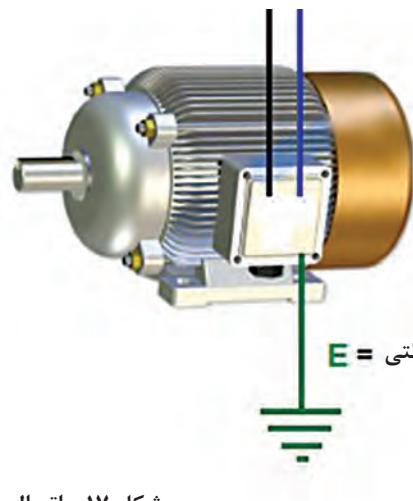

شکل ۱۷- اتصال سیم ارت

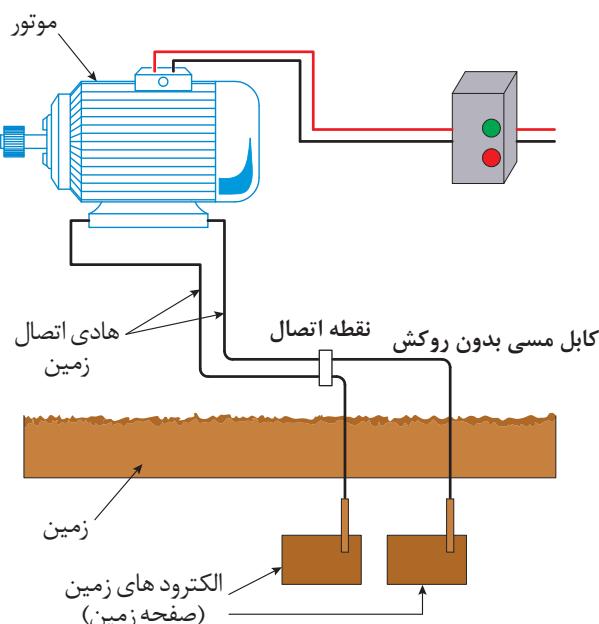

شکل ۱۸- سیم متصل به زمین

سؤال



کارگاهی




کدام یک از وسایل موتورخانه سیستم گرمایش مرکزی نیاز به اتصال سیم ارت دارند؟

با توجه به شکل قطعه، نام و عملکرد آن را بنویسید.

ردیف	نام قطعه	وظیفه و عملکرد	شكل
۱	قطع و وصل برق اصلی تابلو		
۲	کلید فیوز		
۳	سلکتور سوئیچ ها	انتخاب حالت چپ گرد یا راست گرد و همچنین انتخاب حالت ستاره یا مثلث	
۴	کلیدهای استارت و استاپ		

نصب و راه اندازی دستگاه های موتورخانه تأسیسات گرمابی

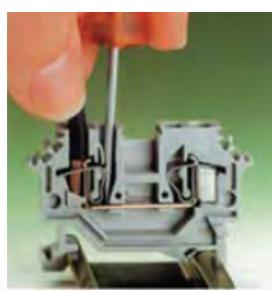	کلیدهایی هستند که قطع و وصل آنها توسط نیروی الکترومغناطیس انجام می شود	۵
	وسیله حافظت کننده از موتور در برابر جریان اضافی	۶
		رله ۷
		کنترل فاز ۸
		ترمینال ۹

جدول نشان دهنده های تابلوی برق موتور خانه


ردیف	نشان دهنده	وظیفه	شکل
۱	آمپر متر تابلوی		
۲		وسیله ای برای نمایش اختلاف پتانسیل بین فازهای مختلف یا اختلاف سطح الکتریکی بین هر فاز با نول استفاده می شود	
۳	وات متر		
۴		در یک مدار متناوب جریان و ولتاژ به طور هم زمان تغییر نمی کنند، بلکه جریان نسبت به ولتاژ عقب افتادگی یا جلوافتادگی دارد. کسینوس زاویه این اختلاف با کسینوس فی متر نمایش داده می شود	
۵	لامپ سیگنال		



- برای تابلوی تک فاز و سه فاز از چه رنج ولت مترهایی باید استفاده شود؟
- رنگ چراغ سیگنال زرد، قرمز و سبز چه حالت هایی از مدار را نشان می دهند؟



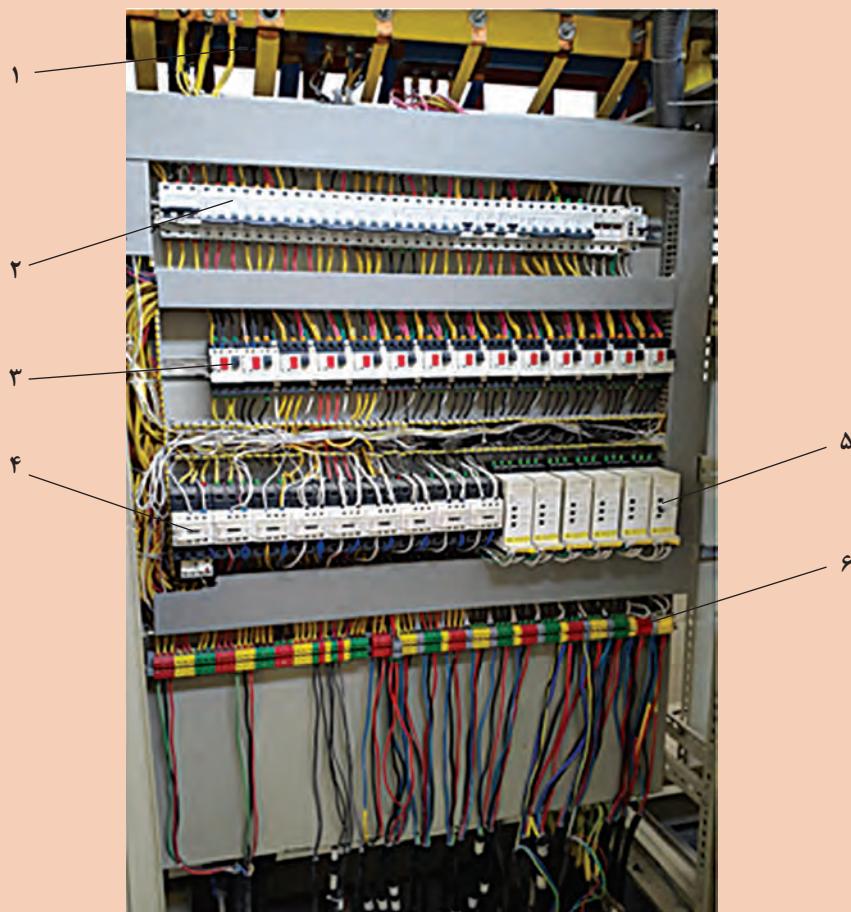در شکل زیر نام قطعات مشخص شده را در کنار آن بنویسید.



ردیف	نام قطعه
۱	
۲	
۳	
۴	
۵	
۶	

الکتروموتورها: در تجهیزات و سیستم‌های تأسیسات از الکتروموتورهای تک‌فاز و سه‌فاز در مشعل‌ها، فن‌ها و پمپ‌ها استفاده می‌شود.

پلاک مشخصات الکتروموتورها

برای انتخاب صحیح و مناسب الکتروموتورها باید به توضیحات روی پلاک مشخصات موتور کاملاً توجه نمود. شکل (۲۰) یک نوع الکتروموتور را نشان می‌دهد، هر پلاک معمولاً شامل اطلاعات زیر می‌باشد.

جدول ۱

نام کشور سازنده و علامت کارخانه	
شماره سریال	Type
توان خروجی موتور kW، یا W	ولتاژ مصرفی موتور ۳۸۰/۲۲۰
ضریب توان یا $\cos\phi$	جریان نامی موتور
ISOL کلاس عایقی -	وضعیت نصب موتور
SI شرایط کارکرد -	نوع اتصال Y یا Δ
RPM سرعت چرخش موتور	حافظت بین‌المالی - IP
۵۰ Hz فرکانس	تعداد فازها ~ ۳
وزن کل	تاریخ ساخت


جدول ۲

توضیحات	ردیف
نام کارخانه سازنده	۱
مدل (تیپ ماشین)	۲
قدرت موتور (بر حسب اسپ بخار)	۳
قدرت موتور بر حسب کیلووات	۴
ولتاژ کار موتور (مقدار ولتاژ موتور بر حسب ولت)	۵
نوع اتصال	۶
جریان (مقدار جریان موتور بر حسب آمپر)	۷
کلاس عایقی	۸
نوع حفاظت	۹
سرعت موتور (بر حسب دور در دقیقه)	۱۰
تاریخ ساخت	۱۱
وزن بر حسب کیلوگرم	۱۲
فرکانس کار موتور (بر حسب هرتز)	۱۳

اطلاعات داده شده بر روی پلاک شکل (۲۰)




شکل ۱۹

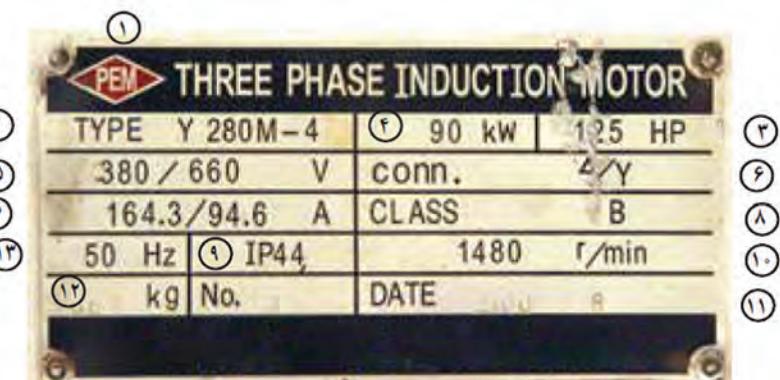

شکل ۲۰ - نمونه پلاک مشخصات یک الکتروموتور



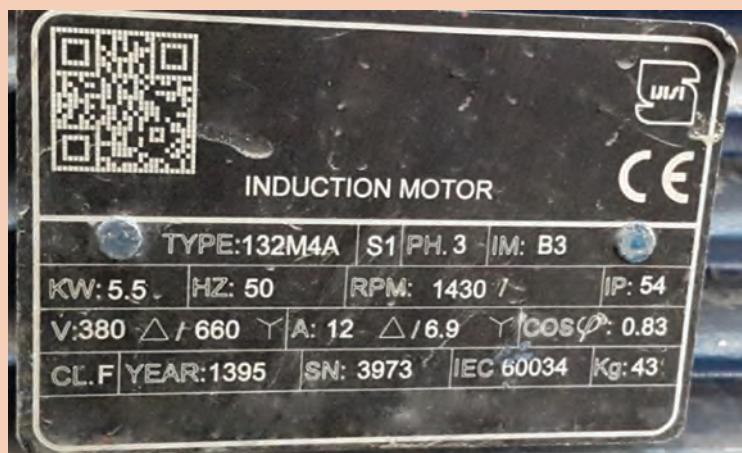
مشخصات پلاک زیر را شماره گذاری نموده و توضیحات آن را در جدول زیر بنویسید.




ردیف	توضیح	ردیف	توضیح	ردیف	توضیح
۱		۵		۹	
۲		۶		۱۰	
۳		۷		۱۱	
۴		۸		۱۲	

اتصال موتورهای تک فاز


به طور کلی روی تخته کلم موتورهای تک فاز در استاندارد VDE (آلمان) از حروف U و V برای مشخص کردن سر و ته سیم پیچ اصلی و از حروف W و Z برای سیم پیچ کمکی استفاده می شود (شکل ۲۱) اما در استاندارد IEC از حروف U_1 و U_2 برای نشان دادن سرهای سیم پیچ اصلی و از حروف Z_1 و Z_2 برای مشخص کردن سرهای سیم پیچ کمکی استفاده می شود (شکل ۲۲).

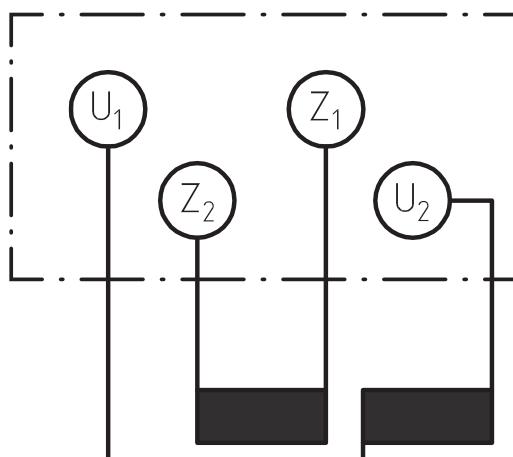

شکل ۲۲- استاندارد IEC

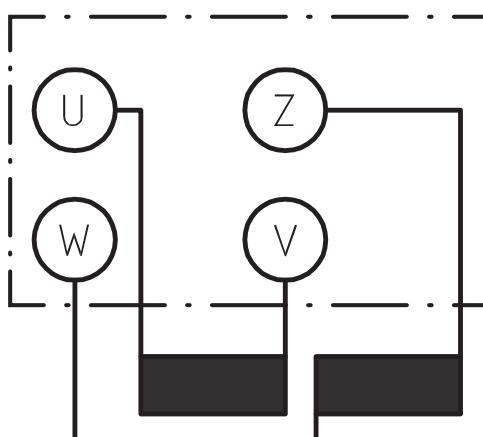

شکل ۲۱- استاندارد VDE

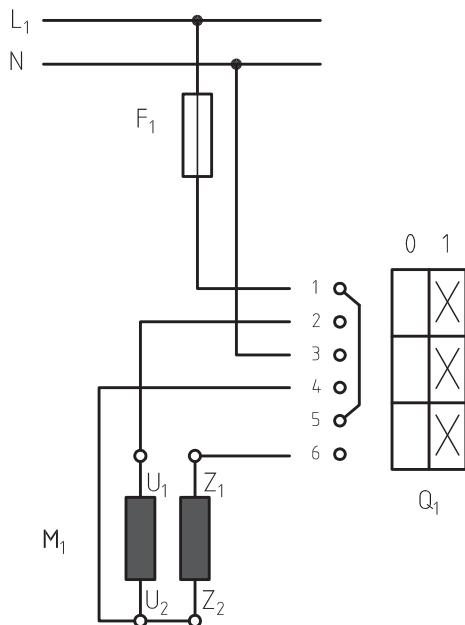

شکل ۲۳- راهاندازی موتور تکفاز با کلید زبانه‌ای

راهاندازی الکتروموتور تکفاز

مدار راهاندازی موتور تکفاز با کلید زبانه‌ای را در شکل (۲۳) مشاهده می‌کنید. در این نقشه و در لحظه اول راهاندازی پیچ‌های ۱ با ۲، ۳ با ۴ و ۵ با ۶ اتصال دارند، بنابراین U_1 با Z_2 ، L_1 با Z_1 و U_2 با N وصل می‌شوند تا زمانی که کلید قطع نشود موتور به کار خود ادامه می‌دهد.

کارگاهی



راهاندازی الکتروموتور تکفاز

به گروه‌های ۴ نفری تقسیم شده، سپس با استفاده از دستورالعمل نسبت به راهاندازی الکتروموتور تکفاز اقدام نمایید.

- لباس کار مناسب بپوشید.
- وسایل موردنیاز خود را از انبار تحويل بگیرید.

تجهیزات و ابزار موردنیاز			
نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد
لباس کار	یک دست برای هر نفر	یک دست برای هر نفر	یک عدد
دستکش	یک دست برای هر نفر	کلید زبانه‌ای تکفاز	یک عدد
کفش ایمنی	یک دست برای هر نفر	فازمتر	یک عدد
کابل ۱/۵ × ۳ متر	۲	سیم چین	یک عدد
		سیم لخت کن	یک عدد
		فیوز	یک عدد
		پیچ گوشتی دو سو متوسط	یک عدد
		پیچ گوشتی چهار سو متوسط	یک عدد



مراحل انجام کار:

- ۱ اطلاعات موتور الکتریکی تک فاز را از روی پلاک مشخصات استخراج و یادداشت نمایید.
- ۲ مقدار جریان فیوز و همچنین سطح مقطع کابل را انتخاب کنید.
- ۳ با رعایت اندازه های داده شده کابل ها را ببرید و لخت کنید.
- ۴ کلید زبانه ای، فیوز و ترمینال ها را نصب کنید.
- ۵ فاز و نول را به پیچ های ۱ و ۳ کلید، اتصال دهید.
- ۶ از پیچ های ۲ و ۴ کلید، سیم های کابل را خارج کنید و از طریق ترمینال به حروف U۱ و U۲ و از پیچ Z۱ به Z۲ اتصال دهید.
- ۷ در روی تخته کلم موتور U۲ را به Z۲ وصل کنید.
- ۸ قبل از راه اندازی موتور، قسمت های مختلف مدار را از لحاظ رعایت نکات ایمنی بررسی کنید.
- ۹ موتور را پس از تأیید مربی راه اندازی نمایید. برای راه اندازی، فیوز را وصل کنید و کلید را از حالت صفر به یک ببرید.
- ۱۰ برگ گزارش کار را کامل نموده به مربی محترم تحويل دهید.
- ۱۱ ابزار کار را جمع آوری نموده و به انبار تحويل دهید.

موارد ایمنی



- هنگام راه اندازی، موتور در محل خود محکم شود.
- از سیم های پاره و معیوب استفاده نکنید.
- قبل از کامل شدن مدار به هیچ عنوان برق مدار را وصل نکنید.
- با توجه به مشخصات پمپ، فیوز مناسب انتخاب کنید.
- سطح مقطع و تعداد رشته سیم های کابل را متناسب با نوع و مقدار جریان موتور انتخاب کنید.

بحث کلاسی



با چه روش های دیگری می توان موتورهای تک فاز را راه اندازی نمود.

الکتروموتورهای سه‌فاز


این نوع موتورها، موتورهای الکترومکانیکی هستند که به سبب قدرتی که دارند باید با برق سه‌فاز راه اندازی شوند.



شکل ۲۴- اتصال موتورهای سه فاز






اتصال الکتروموتور سه‌فاز

برای اتصال سیم‌پیچ‌های موتور سه‌فاز، سر سیم‌ها از داخل به ترمینال موتور هدایت می‌شوند که اصطلاحاً به آن تخته کلم گفته می‌شود.

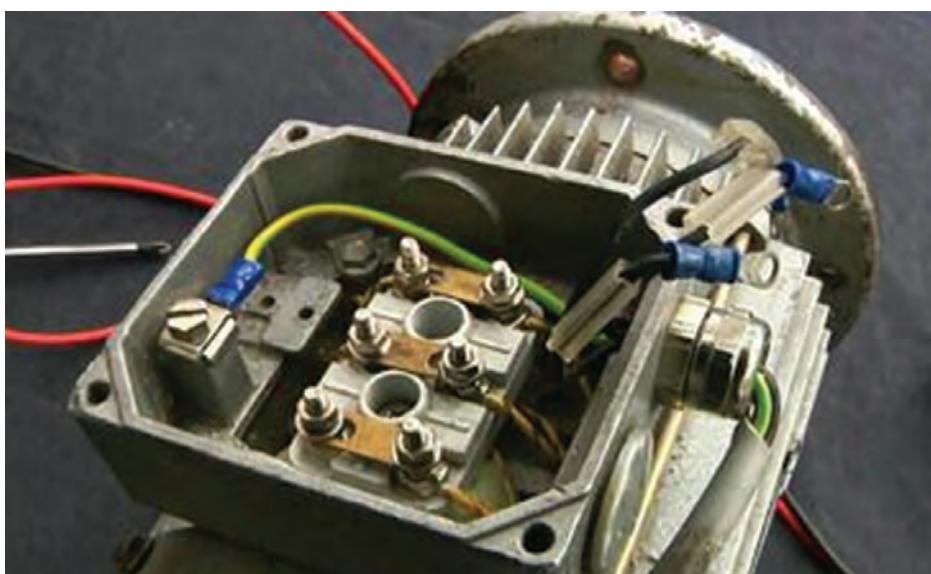

شکل ۲۵- تخته کلم موتور سه فاز

اتصال ستاره و مثلث در موتورهای سه فاز

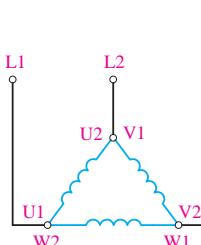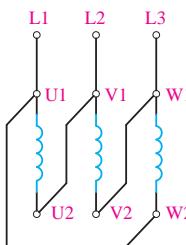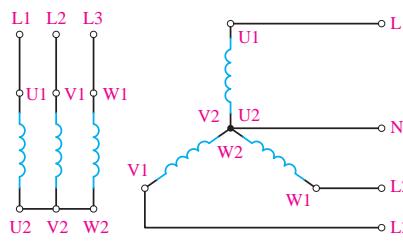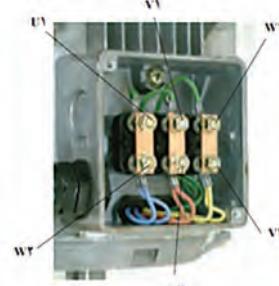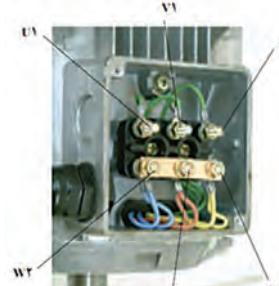اتصال مثلث	اتصال ستاره
<p>هرگاه انتهای کلاف اول (U_2) به ابتدای کلاف دوم (V_1) و انتهای کلاف دوم (V_2) به ابتدای کلاف سوم (W_1) و بهمین ترتیب انتهای کلاف سوم (W_2) به ابتدای کلاف اول (U_1) وصل شود، به این اتصال «اتصال مثلث» گویند.</p>	<p>هرگاه به ابتدای سیم پیچ های (U_1 و V_1 و W_1) موتور به ترتیب شبکه سه فاز L_1, L_2, L_3 را وصل کرده و انتهای سیم پیچ ها (نه کلاف های U_2, V_2 و W_2) به ابتدای کلاف های (U_1, V_1 و W_1) اتصال ستاره را گویند. شکل های زیر نحوه اتصال ستاره را به صورت مداری و روی تخته کلم موتور نشان می دهند.</p>
 	
	
<p>زمانی که بخواهیم از تمامی توان موتور استفاده کنیم آن را به صورت مثلث راه اندازی می کنیم.</p> <p>معمولاً زمانی که توان موتور کمتر از ۴ کیلووات باشد می توان آن را به صورت مثلث پیکربندی و راه اندازی نمود و برای توان های بالاتر ممکن است این امر امکان داشته باشد ولی از نظر فنی درست نیست.</p>	<p>زمانی که توان موتور بیشتر یا کمتر از ۴ کیلووات باشد می توان آن را ستاره نموده و به سه فاز متصل نمود.</p> <p>البته در حالت ستاره از تمام توان موتور نمی توان استفاده کرد.</p>
<p>به کمک سه عدد کنتاکتور و بدون استفاده از روش تغییر اتصال ها، موتور را ستاره یا مثلث کرده و در راه اندازی آن را ستاره و بعداً به حالت مثلث تبدیل می کنند.</p>	

به نظر شما در چه موقعی از روش تبدیل ستاره به مثلث استفاده می کنند؟

سؤال



راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز به سه دسته تقسیم می‌شوند:

۱ راه اندازی تک ضرب: متداول‌ترین نوع راه اندازی است که برای راه اندازی موتورهای تک فاز و سه فاز با قدرت پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۲ راه اندازی دو ضرب (ستاره – مثلث): این روش برای کم کردن جریان راه اندازی موتورهایی با قدرت بالا استفاده می‌شود که ابتدا مotor به حالت ستاره شروع به کار کرده و پس از رسیدن به دور نامی خود به حالت مثلث درمی‌آید.

۳ راه اندازی نرم: برای راه اندازی موتورهایی با توان بالا از راه اندازی های الکترونیکی معروف به راه اندازی نرم استفاده می‌شود.

انتخاب کنترلر:

با توجه به نوع مصرف کننده و شرایط کار، کنترلرها، قدرت و جریان عبوری مشخصی برای ولتاژهای مختلف دارند. بنابراین، برای انتخاب کنترلر مناسب با مصرف کننده، باید به جدول و مشخصات کنترلر توجه کرد، تا در هنگام اتصال به شبکه، کنترلرهای آن جریانی را که مصرف کننده از شبکه می‌کشد، تحمل کنند. به این منظور، باید با مقادیر نامی مربوط به کنترلرها آشنا شوید. این مقادیر برای کلیدهای اهرمی و زبانهای نیز، وجود دارد. در اینجا نمونه‌هایی از این مقادیر، که معمولاً مهم ترین آنها روی بدنه کلید نوشته می‌شوند، ارائه شده است.

جدول ۳- انتخاب کنترلر، فیوز و بی‌متال

ولتاژ ۲۲۰ - ۳۸۰ V		ولتاژ ۳۸۰ V		جریان کنترلر		جریان بی‌متال	جریان فیوز
KW	HP	KW	HP	A	A	A	A
۴	۵/۵	۷/۵	۱۰	۱۲	۷ - ۱۰	۱۶	
				۱۲	۷ - ۱۰	۲۰	
۵/۵	۷/۵	۱۰	۱۳/۵	۱۲	۱۰ - ۱۳	۲۰	
				۱۶	۱۳ - ۱۸	۲۵	
۷/۵	۱۰	۱۵	۲۰	۱۶	۱۳ - ۱۸	۳۲	
				۲۵	۱۸ - ۲۵	۴۰	
۱۰	۱۳/۵	۱۸/۵	۲۵	۲۵	۱۸ - ۲۵	۴۰	
				۲۵	۱۸ - ۲۵	۴۰	
۱۱	۱۵			۲۵	۱۸ - ۲۵	۵۰	
				۲۵	۱۸ - ۲۵	۵۰	
		۲۲	۳۰	۴۰	۲۳ - ۳۲	۵۰ - ۶۳	
۱۵	۲۰			۴۰	۲۳ - ۳۲	۶۳	
				۴۰	۳۰ - ۴۰	۶۳	
۱۸/۵	۲۵	۳۰	۴۰	۴۰	۳۰ - ۴۰	۸۰	
				۴۰	۳۰ - ۴۰	۸۰	
۲۲	۳۰	۳۷	۵۰	۶۳	۳۸ - ۵۰	۸۰	
				۶۳	۳۸ - ۵۰	۱۰۰	
		۴۵	۶۰	۶۳	۴۸ - ۵۷	۱۰۰	
۳۰	۴۰	۵۵	۷۵	۶۳	۵۷ - ۶۶	۱۲۵	
				۸۰	۶۰ - ۸۰	۱۲۵	
۳۷	۵۰			۱۲۵	۷۵ - ۱۰۵	۱۶۰	
				۱۲۵	۷۵ - ۱۰۵	۲۰۰	
۴۵	۶۰	۷۵	۱۰۰	۱۲۵	۹۵ - ۱۲۵	۲۰۰	
				۱۲۵	۹۵ - ۱۲۵	۲۰۰	
۵۵	۷۵	۹۰	۱۲۵	۱۲۵	۹۵ - ۱۲۵	۲۰۰	




مسیر عبور جریان در نقشه های زیر را مورد بررسی قرار دهید.



شکل ۲۶

نقشه ای که در بالا می بینید نحوه راه اندازی موتور سه فاز به وسیله کنترل فاز و بی مثال است که از فیوز و کلید فرمان و کنتاکتور هم، جهت حفاظت بیشتر و قطع و وصل مدار استفاده شده است.

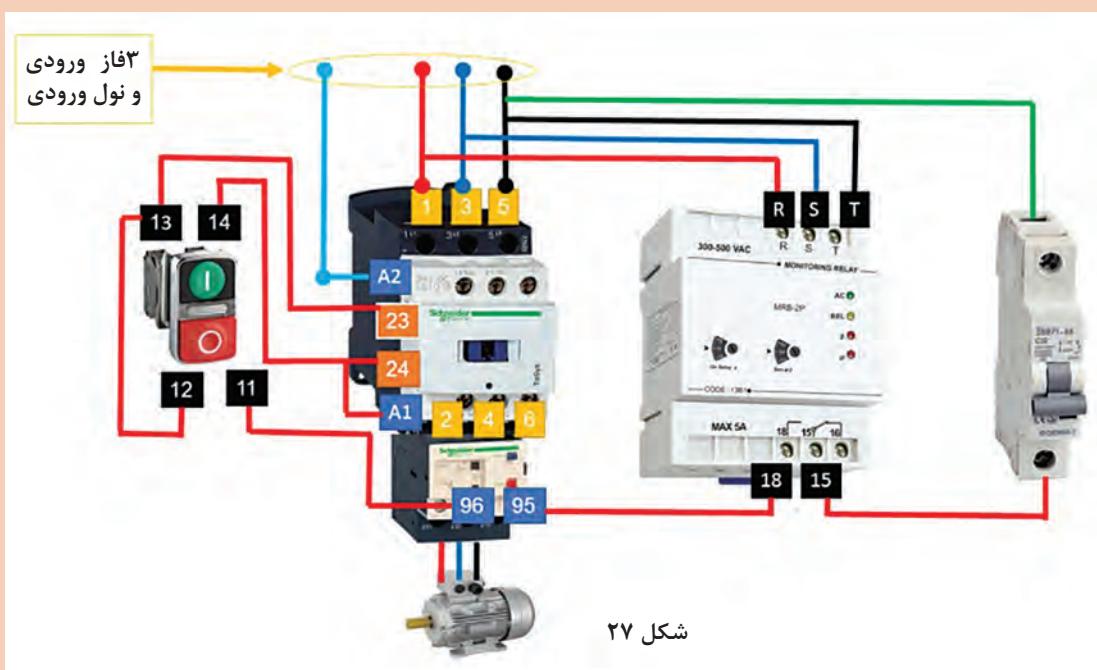

شکل ۲۷

نقشه بالا همان مدار قبلی می باشد ولی به جای کلید فرمان از استارت - استارت استفاده شده است.

مدار راهاندازی الکتروموتور سه‌فاز (با کنتاکتور)

هدف: راهاندازی موتور الکتریکی سه‌فاز با کنتاکتور


وسایل موردنیاز:

جدول ۴


مشخصات فنی	مشخصه در نقشه	وسیله
مینیاتوری	F1	فیوز قدرت
مینیاتوری ۶ آمپر	F0	فیوز فرمان
-	F2	بی‌متال
AC³	K1M	کنتاکتور
رنگ قرمز	○	شستی استاپ
رنگ مشکی سبز	I	شستی استارت
YY	-	کابل
-	M1	موتور سه‌فاز

مراحل انجام کار: یک موتور سه‌فازه آسنکرون روتور قفسی، باید توسط کنتاکتور به شبکه برق اتصال یابد. خواسته ما، فقط اتصال این موتور به شبکه و قطع آن است. مدار الکتریکی قدرت و مدار فرمان راهاندازی این موتور را به تفکیک بررسی می‌کنیم.

مدار قدرت: برای راهاندازی این موتور به یک کنتاکتور K,M و یک شستی وصل I و یک شستی قطع ه نیاز است. کنتاکتور M باید موتور را به شبکه اتصال دهد مدار الکتریکی قدرت و مدار فرمان راهاندازی این موتور را به تفکیک بررسی می‌کنیم.

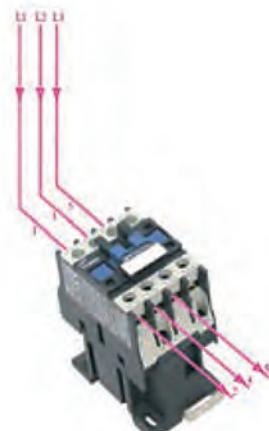


شکل ۲۸

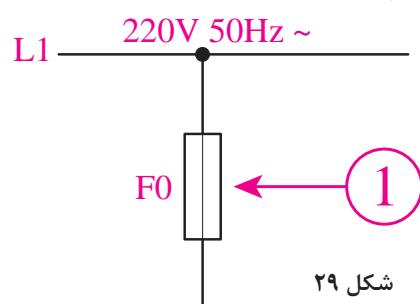


شکل ۲۹


۱ یک فیوز به صورت سری در مدار قرار گیرد.

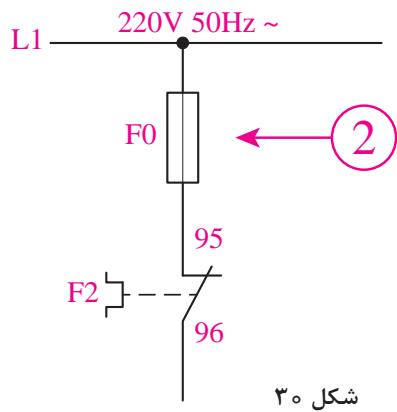

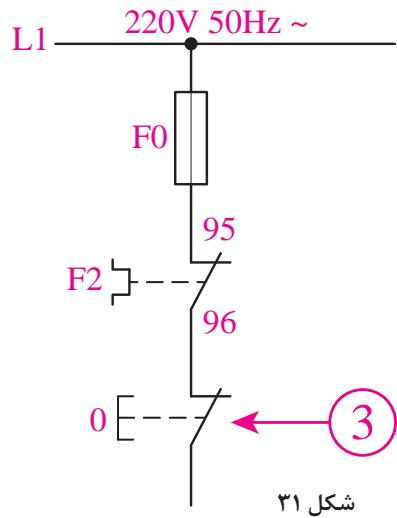۲ در مدار فرمان، برای حفاظت مدار در برابر اضافه بار احتمالی از بی مثال بعد از فیوز به صورت سری استفاده می شود.



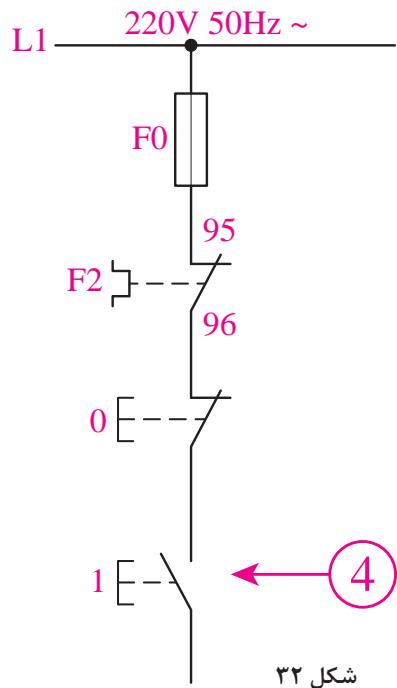۳ در مرحله بعد، باید یک شستی استاپ به صورت سری با اجزای دیگری که تاکنون گفته شد، قرار گیرد. وظیفه استاپ قطع کل مدار است.




۴ برای شروع به کار هر مدار فرمان، باید از یک وسیله وصل کننده مانند یک شستی استارت استفاده کرد که محل قرار گرفتن آن پس از شستی استاپ است.


۵ در انتهای مسیر باید از بوبین (سیم پیچ) کن tactور استفاده کرد. بوبین کن tactور دو سر دارد که یک سر

آن، به انتهای استاپ و سر دیگر به سیم نول متصل می‌شود.

در این مدار اگر شستی استارت وصل شود، جریان الکتریکی از فیوز، بی‌متال و استاپ عبور می‌کند و پس از استارت به یکی از سرهای بوبین کنتاکتور می‌رسد، چون سر دیگر بوبین به سیم نول متصل است بوبین برق‌دار می‌شود و جذب می‌کند. در این لحظه تیغه‌های قدرت و فرمان آن تغییر وضعیت می‌دهند (تیغه‌های باز، بسته می‌شوند و بالعکس) مشکلی که در این مدار وجود دارد این است که تا زمانی که دست ما روی شستی استارت باشد، برق به بوبین می‌رسد. به محض اینکه دستمان را از روی شستی برداریم مسیر جریان برق قطع شده و موتور خاموش خواهد شد. برای رفع این مشکل باید مسیر دیگری به موازات مسیر عبور جریان در استارت به وجود بیاوریم تا با قطع شدن شستی استارت، مسیر کار موتور را دائمی کند. به این منظور، یکی از تیغه‌های باز کنتاکتور را با شستی استارت موازی می‌کنیم شکل ۳۴. به تیغه باز کنتاکتور که مدار را در حالت دائمی و پایدار نگه می‌دارد، «تیغه نگهدارنده» می‌گویند.

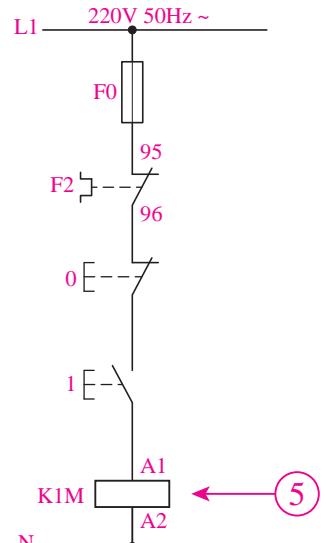

شکل ۳۳

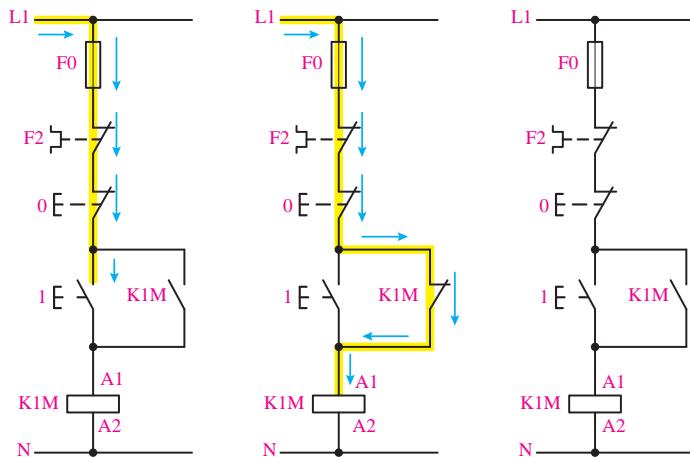

شکل ۳۴

راه اندازی انواع مشعل (گازی و گازوئیلی) و اتصال آن به تابلو برق

نکات فنی که در راه اندازی مشعل باید به آن توجه شود:


- ۱ دریچه دودکش باز است
- ۲ سیستم شوفاژ پر از آب است
- ۳ برق مشعل وصل است
- ۴ ترمومترها و آکوستات روی درجه موردنظر قرار دارند
- ۵ جریان گاز یا گازوئیل به مشعل برقرار است

ارتباط مشعل گازوئیل سوز به شبکه برق:




برق موردنیاز جهت راه اندازی مشعل های تک فاز از طریق یک کابل سه رشته ای تا فاصله معینی از مشعل اجرا می شود و کلید اصلی آن روی تابلوی برق پیش بینی گردیده است. سیم ها شامل اتصال زمین، نول و فاز (که در مسیر آن آکوستات معمولی، حد یا ایمنی پیش بینی شده است) که طبق نقشه در قسمت پایه رله بسته شوند. سیم کشی کلیه تجهیزات برقی داخل مشعل در کارخانه انجام می شود.

جدول ۵

فتوسل	پایه های ۱ و ۲
ترانس جرقه	۳
الکتروموتور	۴
شیر برقی شماره یک	۵
شیر برقی دو در صورت موجود	۶
آلارم	۷
نول	۸
فاز	۹

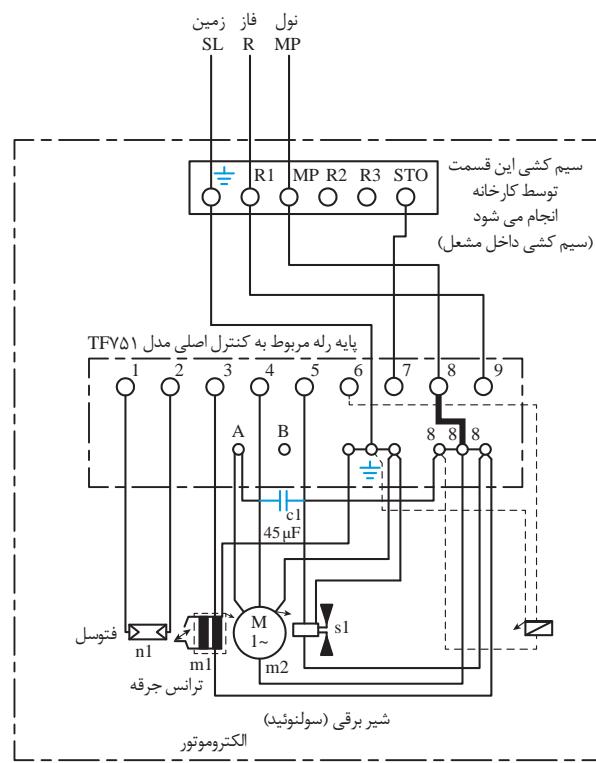

شکل ۳۵

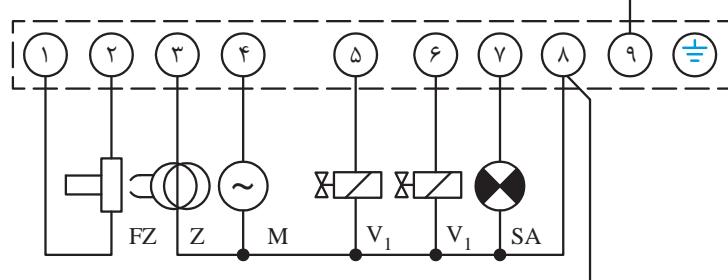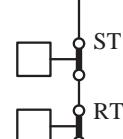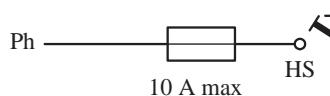

شکل ۳۶ - اتصال مدار خارجی مشعل گازوئیلی

راهاندازی مشعل گازوئیل سوز:

- ۱ کابل، کلید و فیوز مربوط به مشعل را بررسی کنید، دقت نمایید یک فیوز ۱۵ آمپر جهت حفاظت مشعل به کار بردشود. قبل از جاگذاری فیوز، کلید مشعل را در وضعیت خاموش قرار دهید.
- ۲ ترمومترات دیگ (آکوستات) را روی درجه مطلوب قرار دهید.
- ۳ نازل را مناسب با دیگ و ظرفیت حرارتی آن انتخاب نموده، ابتدا از محکم بسته شدن صافی نازل مطمئن شوید. فاصله الکترودها نسبت به هم و نازل باید مطابق دستورالعمل کارخانه سازنده باشد.
- ۴ فاصله شعله پخش کن تا نازل را مطابق زاویه نازل و دستورالعمل کارخانه سازنده تنظیم نمایید.
- ۵ از کیفیت اتصال فیش کابل‌های جرقه به الکترودهای جرقه و اتصال این کابل‌ها به ترانس جرقه مطمئن شوید.
- ۶ تنظیمات دریچه هوا را بازدید و بررسی نمایید.
- ۷ مطمئن شوید که در مخزن به اندازه کافی گازوئیل موجود باشد، شیرهای فلکه مربوط به مخزن و مشعل را باز کنید.
- ۸ مطمئن شوید که سیستم به طور کامل آبگیری شده باشد.
- ۹ مدار تغذیه سوخت را بررسی نموده و از وجود صافی گازوئیل مطمئن شوید.
- ۱۰ کلید استارت مشعل را بزنید.
- ۱۱ شعله مشعل را بررسی و از نظر ترکیب مقدار سوخت با اکسیژن اطمینان حاصل نمایید.

بحث‌کلاسی



نکته



تنظیم درجه حرارت ترمومترات دیگ معمولاً چند درجه توصیه می‌شود؟

جهت راهاندازی و تنظیمات هر مشعل باید به دستورالعمل و توصیه‌های کارخانه سازنده توجه نمود.

اصول راه اندازی و تنظیم مشعل های گاز سوز


تنظیمات اولیه مشعل شامل قسمت های زیر می باشد:

	<p>۱- اتصالات مربوط به خط گاز را هواگیری کرده و با کف صابون نشت یابی کنید. دقت کنید گاز در محوطه کارگاه پخش نشود.</p>
	<p>۲- دقت کنید الکترود جرقه و میله یونیزاسیون به شعله پخش کن اتصال بدنے نداشته باشند و شعله پخش کن در فاصله مناسبی از دهانه مشعل قرار گیرد (تقریباً ۵ سانتی متر از دهانه شعله پوش عقب تر باشد).</p>
	<p>۳- جهت جلوگیری از پراکندگی شعله در دهانه مشعل شعله پوش را در محل خود قرار دهید. در صورت نیاز شعله پخش کن مشعل را تنظیم کنید.</p>
	<p>۴- از وجود برق در تابلو و اتصال سیم ارت آن اطمینان حاصل کنید. درجه حرارت آکوستات را تنظیم کنید.</p>



۵- تنظیم کنترل کننده فشار گاز :

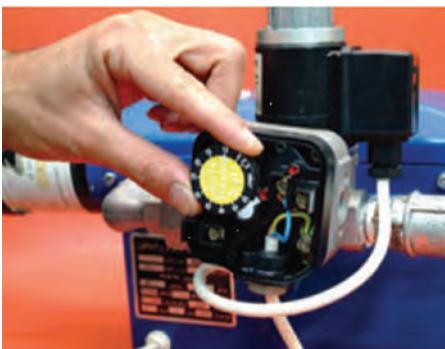تنظیم فشار گاز قبل از مشعل را کنترل می کند و در حدود ۹ میلی بار می باشد.



۶- تنظیم کنترل کننده فشار هوا:

این قسمت فشار هوای مصرفی مشعل را کنترل نموده و دامنه تغییرات از $0\text{/}4$ تا 3 میلی بار می باشد.



۷- برای رسیدن به شعله مطلوب و مناسب باید میزان هوا نیز تنظیم شود. این عمل با تنظیم دمپر هوا انجام می شود.

	<p>۸- تنظیم شیر برقی گاز:</p> <p>تنظیم مقدار گاز ورودی به مشعل از طریق تنظیم شیر برقی صورت می گیرد. با چرخش پیچ تنظیم آن توسط آچار آلن در واقع میزان دبی گاز تنظیم می شود. با این عمل میزان دبی بین ۱۰ تا ۱۰۰ درصد تغییر می کند.</p>
	<p>۹- تنظیم میزان گاز در هنگام راه اندازی توسط چرخش کلاهک آن صورت می گیرد. این کلاهک با شل کردن پیچ روی آن قابل چرخش و تنظیم می شود. بعد از تنظیم، پیچ تشییت کننده آن باید محکم شود.</p>

مشعل گازی

- نکاتی که هنگام راهاندازی مشعل‌های گازی باید دقیقاً رعایت شوند به شرح زیر است:
- ۱ مدار برقی مشعل را کنترل نمایید.
 - ۲ در صورتی که مشعل دارای جعبه تقسیم باشد (تابلوی جداگانه) سیم‌کشی از تابلوی برق به جعبه تقسیم باید دقیقاً مطابق نقشه داخل جعبه تقسیم مشعل انجام گیرد.
 - ۳ قبل از باز کردن شیر دستی گاز پای دیگ باید از محکم بودن کلیه اتصالات شبکه گاز (اتصالات فلانچی و دندنهای) اطمینان حاصل کرد و پس از آن شیر دستی گاز را باز کرده و با کف صابون از عدم نشتی اتصالات اطمینان حاصل کرد. حتی در مشعل‌های بزرگ که مجهز به سیستم کنترل نشتی می‌باشد انجام عملیات فوق ضروری است.
 - ۴ قبل از استارت مشعل، فشار گاز مورد نیاز مشعل توسط رگلاتور تنظیم گردد و از تمیز بودن نمد داخل فیلتر گاز اطمینان حاصل کرد.
 - ۵ جهت گردش موتور فن و پمپ را کنترل کنید.
 - ۶ فاصله الکترودهای جرقه از یکدیگر باید حدود ۳ تا ۴ میلی‌متر و در وضعیت مناسبی نسبت به شعله پخش کن باشد.
 - ۷ پس از استارت مشعل نسبت سوخت و هوا باید تنظیم گردد.
 - ۸ بدن مشعل و سایر قطعات برقی مخصوصاً رله مشعل باید به سیستم ارت (اتصال زمین) وصل شود.
 - ۹ بازدید کامل دودکش که بدون گرفتگی و اندازه آن مناسب با ظرفیت مشعل و دیگ باشد و در صورت مکش زیاد دریچه تنظیم هوا نصب گردد و همچنین دریچه انفجار قبل از دودکش نصب شود.
 - ۱۰ در دیگ‌های آب گرم و بخار قبل از استارت مشعل، دیگ باید به مقدار مناسب آب داشته باشد و در مورد کوره‌ها اگر فن مکنده در دودکش وجود داشته باشد ابتدا باید آن فن روشن و بعد مشعل استارت شود.

توجه



کلیه مشعل‌ها باید توسط تکنسین‌های مهندس سالیانه سرویس کلی شوند و در صورت بروز اشکالات مقطوعی در مشعل به جدول رفع عیب مشعل‌ها، موجود در کاتالوگ مراجعه شود.

کارکلاسی




حالات مختلف زیر را بررسی و نتایج آن را بنویسید.

اگر ترموستات جداری مساوی یا بیشتر از ترموستات دیگ تنظیم شود.	اگر ترموستات جداری با اختلاف کمتر از ۱۰ درجه سلسیوس با ترموستات دیگ تنظیم شود.





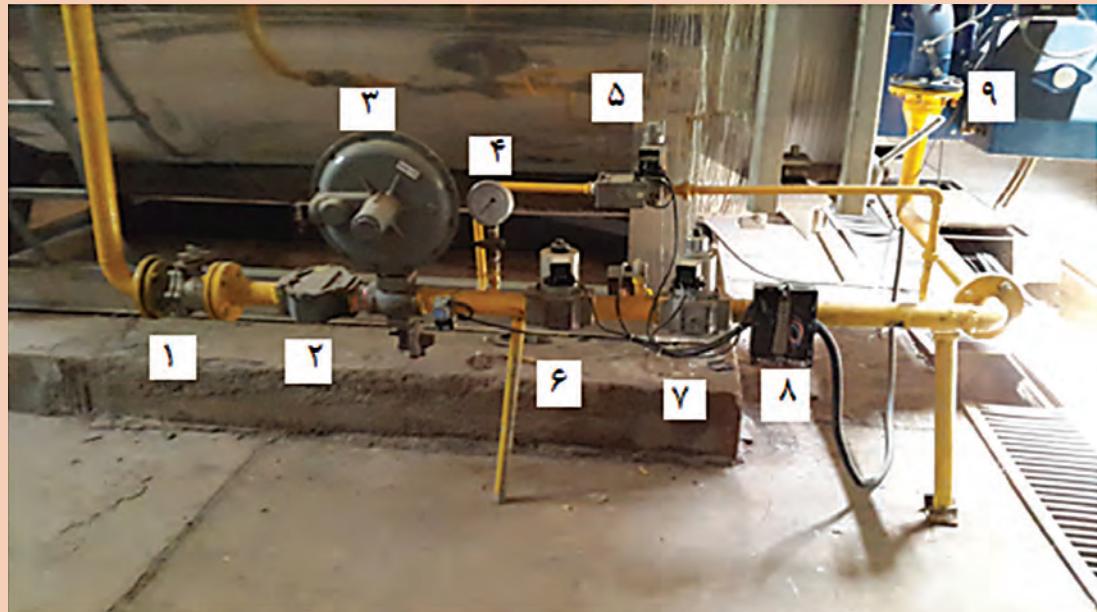
نام قطعات شماره گذاری شده در مدار گاز در شکل زیر را نوشته و در مورد وظیفه آن توضیح دهید.



مدار سوخت رسانی مشعل های گاز سوز


ردیف	نام قطعه	ردیف	ردیف	نام قطعه	ردیف
۱	۶				
۲	۷				
۳	۸				
۴	۹				
۵					

مدار برق مشعل‌های گازی:

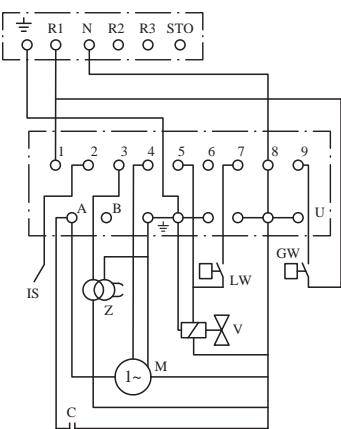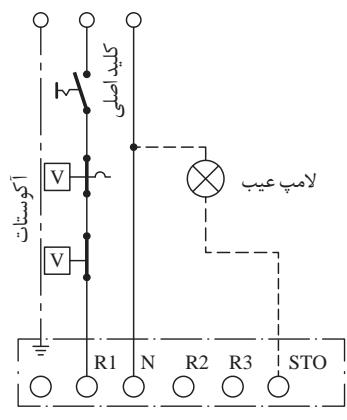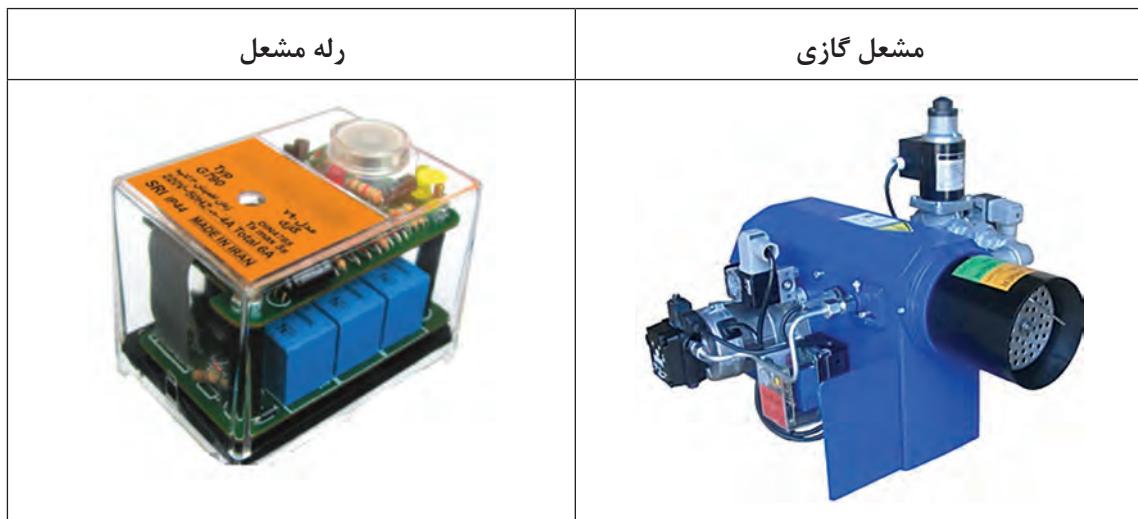

شکل ۳۸- سیم‌کشی خارجی مشعل

شکل ۳۷- سیم‌کشی داخلی مشعل که در کارخانه انجام می‌شود

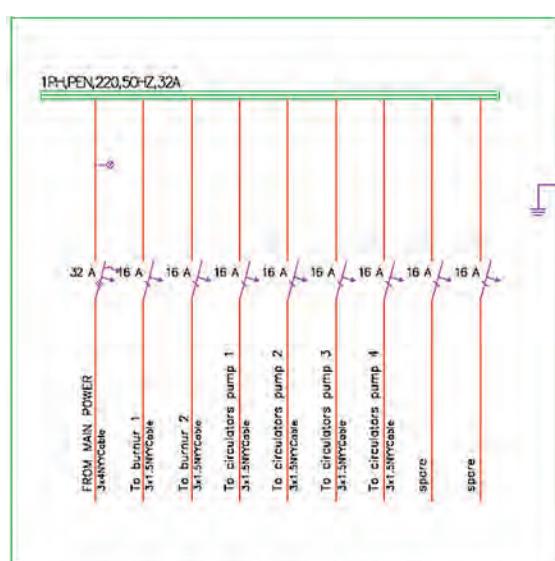

شکل ۳۹- مدار تابلو برق



کدام مورد در کار کرد صحیح مشعل مؤثر است؟ با علامت مشخص کنید.

	سوخت
	هوای
	نصب صحیح
	تنظیمات درست

تأمین هوای احتراق




هر قسمت از ساختمان که در آن دستگاه هایی با سوخت مایع یا گاز مانند، دیگ آب گرم یا بخار، کوره هوای گرم، آب گرم کن و دستگاه های مشابه، نصب می شود باید هوای لازم برای احتراق به مقدار لازم، کافی و مناسب برای احتراق سوخت موردنظر، دریافت کند.

شکل ۴۰- موتورخانه مرکزی

توجه



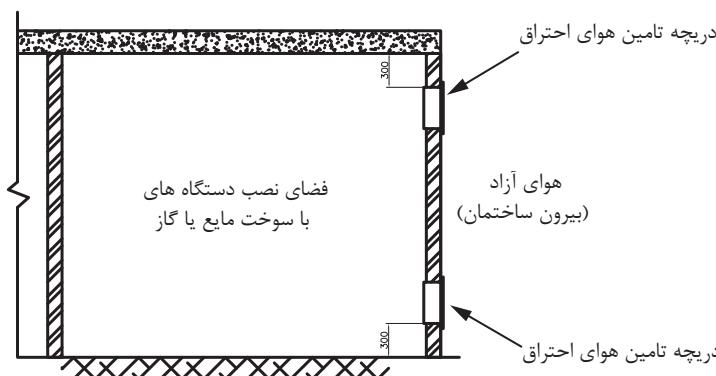نصب دستگاه های با سوخت مایع یا گاز در فضای کاملاً بسته و بدون هرگونه پیش بینی برای دریافت هوای احتراق مجاز نیست.



حالت اول : تأمین هوای احتراق از طریق دریچه های مرتبط به هوای بیرون


۱ حداقل دو دریچه با شرایط نشان داده شده در شکل لازم است.

۲ سطح آزاد هریک از دریچه ها باید دست کم یک سانتی متر مربع برای هر ۱۵۵ کیلو کالری بر ساعت انرژی معادل سوخت ورودی به دستگاهها باشد.

شکل ۴۱- تأمین هوای طریق دریچه

حالت دوم: تأمین هوای احتراق از طریق کanal‌های افقی مرتبط به هوای بیرون


- ۱ حداقل دو کanal افقی با شرایط نشان داده شده در شکل، باید نصب شود.
- ۲ سطح آزاد هر یک از دریچه‌ها باید دست کم ۱ سانتی‌متر مربع برای هر ۷۷ کیلو کالری برساعت انرژی معادل سوخت ورودی به دستگاه‌ها باشد.
- ۳ سطح مقطع کanal‌های هوای نباید از سطح آزاد دریچه‌ها کمتر باشد.

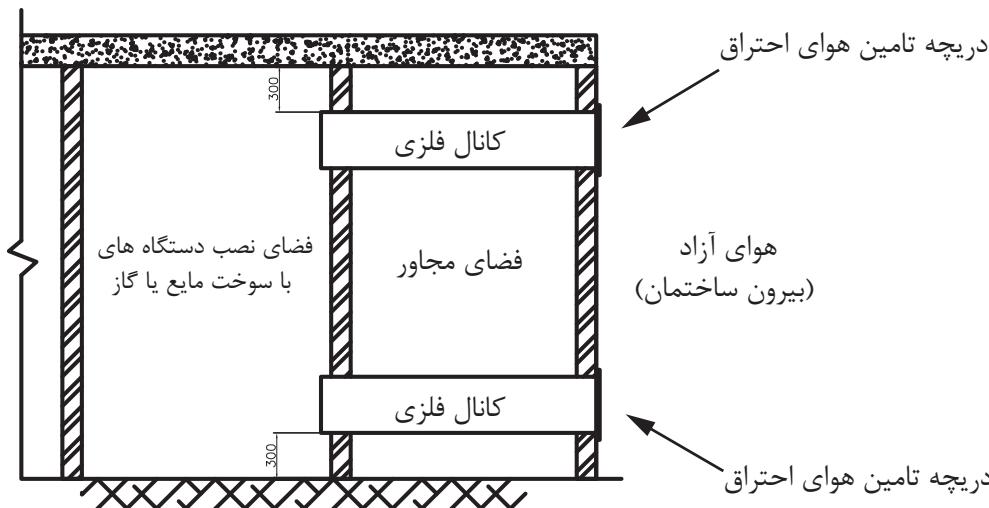

شکل ۴۲- تأمین هوای از طریق کanal افقی


حالت سوم: تأمین هوای احتراق از طریق کanal‌های قائم مرتبط به هوای بیرون

- ۱ حداقل دو کanal قائم با شرایط نشان داده شده در شکل باید نصب شود.
- ۲ سطح آزاد هر یک از دهانه‌ها باید دست کم یک سانتی‌متر مربع برای هر ۱۵۵ کیلو کالری برساعت انرژی معادل سوخت ورودی به دستگاه‌ها باشد.
- ۳ سطح مقطع کanal‌های هوای نباید از سطح آزاد دریچه‌ها کمتر باشد.

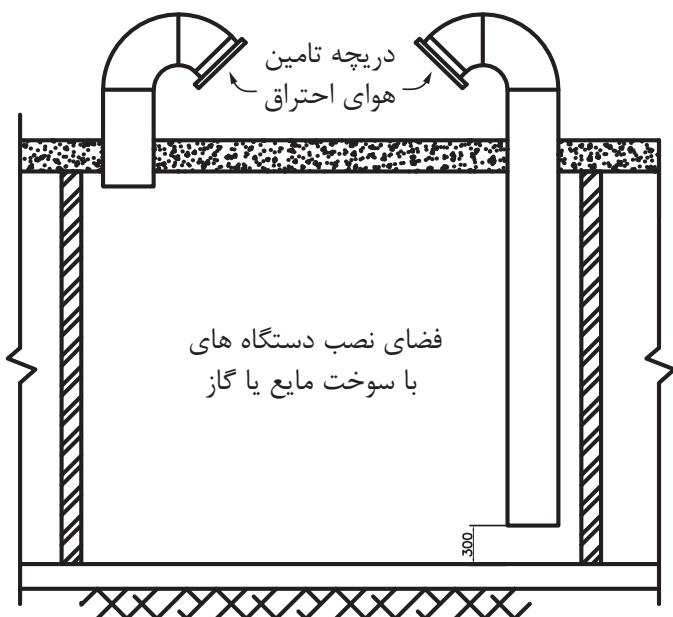

شکل ۴۳- تأمین هوای از طریق کanal قائم

حالت چهارم - تأمین هوا احتراق از کف کاذب و بام

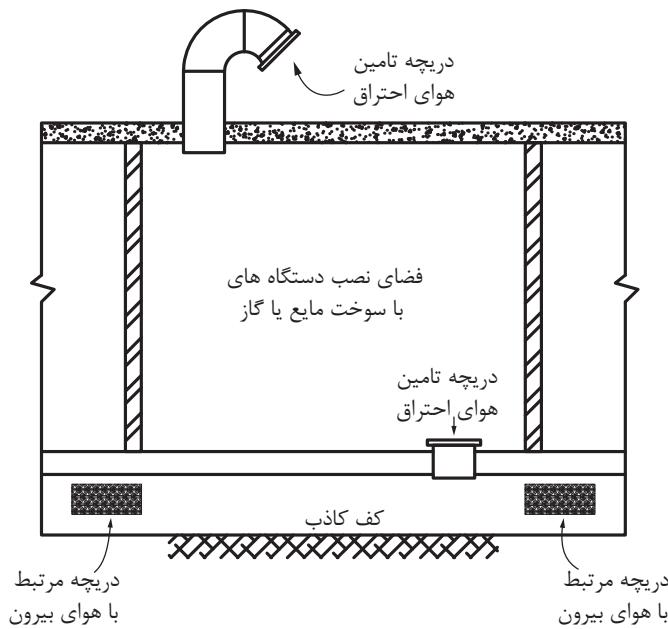


شکل ۴۴- تأمین هوا از طریق کف کاذب

حالت پنجم: تأمین هوا احتراق از فضای مجاور

- ۱ تأمین هوای مورد نیاز احتراق از فضای مجاور به شرطی مجاز است که فضای مجاور، تعویض هوای کافی داشته باشد و علاوه بر آن، هوای موردنیاز احتراق نیز به فضا وارد شود. همچنین عملکرد فضای مجاور نباید طوری باشد که در آن گازهای خطرناک و قابل اشتعال و گرد و غبار انتشار یابد.

۲ حداقل دو دریچه با شرایط نشان داده شده در شکل، باید نصب شود.

- ۳ سطح آزاد هر یک از دهانه ها باید دست کم ۱ سانتی متر مربع برای هر ۳۸ کیلوکالری بر ساعت انرژی معادل سوخت ورودی به دستگاهها باشد.

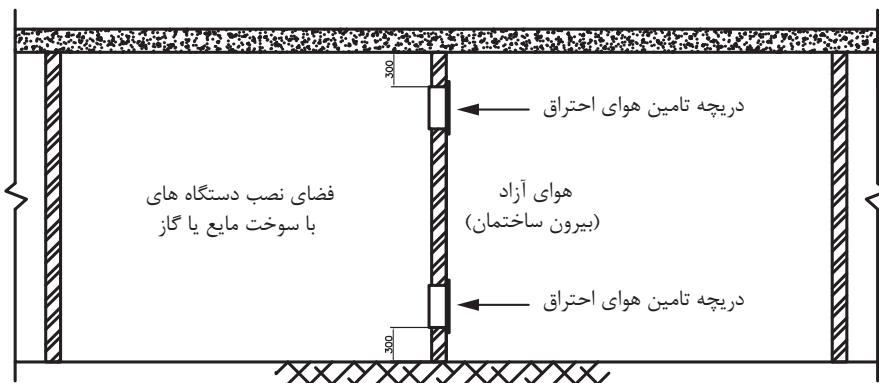


شکل ۴۵- تأمین هوا از فضای مجاور

جريان هوای آزاد بیرون باید، بدون هیچ مانعی مسیر داخل فضای زیر کف کاذب را تا دریچه ورود هوا از کف به داخل فضای نصب دستگاه طی کند.

سطح مقطع مسیر عبور هوا از فضای زیر کف کاذب باید دست کم دو برابر دریچه ورود هوا به داخل آن باشد.
تأمین هوا از فضای زیرشیروانی

ممکن است هوای احتراق فضایی که دستگاه با سوت مایع یا گاز در آن نصب می شود، از فضای زیرشیروانی ساختمان تأمین شود، در این صورت، فضای زیرشیروانی باید به هوای آزاد بیرون مستقیم مربوط باشد.

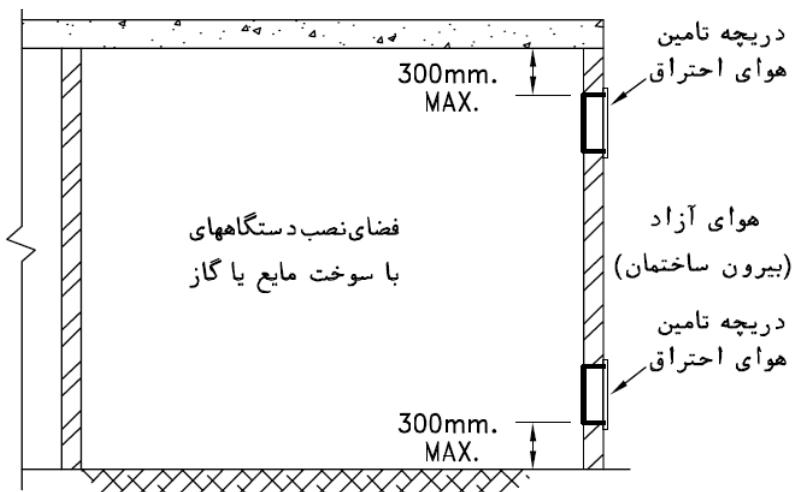

شکل ۴۶- تأمین هوا از زیر شیروانی

پلاک گذاری تجهیزات موقور خانه

دستگاههایی که در تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع به کار می روند، باید دارای پلاک مشخصات معتبر باشد.

پلاک مشخصات دستگاه باید از نوع فلزی یا انواع بدآدام دیگر باشد و در کارخانه سازنده، به طور دائمی به دستگاه متصل شود. روی پلاک باید مشخصات دستگاه با حروف خوانا، به طور برجسته یا مهر پاک نشدنی، نقش شده باشد.

روی پلاک دستگاه باید حداقل نام یا علامت تجاری سازنده، مدل، شماره سری، علامت یا مهر مؤسسه گواهی کننده نقش شده باشد.

راه اندازی موتور خانه

راه اندازی موتور خانه شامل موارد ذیل می باشد.



کار کارگاهی



راه اندازی موتور خانه

به گروه های ۴ نفری تقسیم شده، سپس با استفاده از دستور العمل نسبت به راه اندازی موتور خانه اقدام نمایید.

■ لباس کار مناسب بپوشید.

■ وسایل موردنیاز خود را از انبار تحويل بگیرید.

مراحل انجام کار:

- ۱ سیستم را آب اندازی کرده و سپس هوایگیری نمایید.
- ۲ مدار سوخت را کنترل و جریان سوخت را برقرار کنید.
- ۳ مسیر دودکش را کنترل نموده و از باز بودن مسیر آن اطمینان حاصل کنید.
- ۴ سیستم الکتریکی پمپ، مشعل، و کنترل ها را مطابق نقشه های مربوطه متصل نمایید.
- ۵ مشعل را روشن نموده و از نحوه کار صحیح آن اطمینان حاصل کرده، در غیر این صورت نسبت به تنظیم هوا و سوخت اقدام نمایید تا شعله مطلوب حاصل گردد.
- ۶ برق پمپ های سیرکولاتور را متصل نموده و از نحوه گردش آب در سیستم اطمینان حاصل کنید. در غیر این صورت نسبت به تنظیم آن اقدام گردد.

نکته ایمنی



- ۱ کلیه وسایل برقی و سیم کشی دارای عایق مناسب باشند.
- ۲ سیم کشی موتور خانه و دستگاه ها از محل های مناسب عبور داده شوند و از رها کردن سیم ها در کف موتور خانه پرهیز کنید.
- ۳ از کلید و پریز های شکسته و معیوب به هیچ عنوان استفاده نشود.
- ۴ علائم هشدار بر روی تابلوهای برق و وسایل استفاده شود.
- ۵ کف موتور خانه همیشه تمیز و خشک باشد.

ارزشیابی شایستگی راهاندازی سیستم تهویه مطبوع با آب گرم

شرح کار:

راهاندازی مکانیکی و راهاندازی الکتریکی یک موتورخانه گرمایی و تحویل آن به بھرہ بردار

استاندارد عملکرد:

راهاندازی و تحویل سیستم تهویه مطبوع با آب گرم با استفاده از ابزار لازم و رعایت اصول فنی و نکات ایمنی

شاخص‌ها:

- آب اندازی برابر دستورالعمل

- راهاندازی مشعل و پمپ و اندازه‌گیری جریان برابر دستورالعمل سازنده

- اطمینان از صحت عملکرد دودکش

- تحویل سیستم به بھرہ بردار

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرطی:

یک موتورخانه که تجهیزات تهویه مطبوع با آب گرم در آن نصب شده باشد و مجهز به لوازم ایمنی و سیستم سرمایشی و گرمایشی باشد.

زمان: ۲ ساعت

ابزار و تجهیزات:

وسایل برق کار مانند فازمتر و سیم چین و... - آچارهای لوله‌کشی - دستورالعمل سازنده‌گان

معیار شایستگی

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	آب اندازی	۲	
۲	راه اندازی دستگاهها	۲	
۳	کنترل سیستم عملکرد سیستم	۱	
شایستگی‌های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
۱- به کارگیری فناوری‌های مناسب			
۲- به کارگیری لباس کار، عینک، دستکش و کفش ایمنی و رعایت موارد ایمنی برق			
۳- رعایت اصول ایمنی			
۴- دقیق در تنظیم کنترل‌ها			
۵- صرفه‌جویی در انرژی و آب			
میانگین نمرات*			

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

منابع و مأخذ

- ۱- برنامه درسی رشته تأسیسات مکانیکی، ۱۳۹۳، دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کار دانش
- ۲- مشخصات فنی عمومی تأسیسات مکانیکی ساختمان (نشریه ۱۲۸) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
- ۳- مبحث چهارده مقررات ملی ساختمان، دفتر مقررات ملی ساختمان، ۱۳۹۴
- ۴- مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان، دفتر مقررات ملی ساختمان، ۱۳۹۴
- ۵- محمد فرخ زاد، رضا افشاری نژاد، داود بیطرافان، محمد قربانی و حسن ضیغمی، ۱۳۹۲، نقشه کشی تأسیسات، چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
- ۶- اصغر قدیری مقدم، سید حسن میر منتظری و احمد آقازاده هریس، ۱۳۹۵، تأسیسات حرارتی، چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
- ۷- شهرام خدادادی، محمدحسن اسلامی، محمد قربانی و احمد آقازاده هریس، ۱۳۹۵، برق تأسیسات، چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
- ۸- کاتالوگ شرکت های ایران رادیاتور، شوفاژ کار و پاکمن

9-ASHRAE FUNDEMENTAL

10 - Larry Jeffus Welding-and-Metal-Fabrication



سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می‌کند. برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارستنی کتاب‌های درسی راه اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان درباره کتاب‌های درسی نونگاشت، کتاب‌های درسی را در اولین سال چاپ، با کمترین اشکال به دانش‌آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان‌ها، گروه‌های آموزشی و دبیرخانه راهبری دروس و مدیریت محترم پژوهه آقای محسن باهو نقش سازنده‌ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تلاش تمامی این همکاران، اسمی دبیران و هنرآموزانی که تلاش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائه نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده‌اند به شرح زیر اعلام می‌شود.

کتاب نصب و راه اندازی دستگاه‌های موتورخانه تأسیسات گرمایی – کد ۲۱۱۴۴۲

ردیف	نام و نام خانوادگی	استان محل خدمت	ردیف	نام و نام خانوادگی	استان محل خدمت	ردیف
۱	مسعود عالمی	سمنان	۱۲	احسان محمودآبادی	کرمان	
۲	سیدعباس غنی پور	کرمان	۱۳	فرهاد کرمان ساروی	فارس	
۳	کلام الله دینی	آذربایجان شرقی	۱۴	رمین علوی	زنجان	
۴	فرزاد کیاموشی	کهگیلویه و بویراحمد	۱۵	رضا اصغریان	خراسان شمالی	
۵	سید حسین بهدانی	خراسان جنوبی	۱۶	سجاد چشم براه	هرمزگان	
۶	شهلا عباسی	آذربایجان شرقی	۱۷	هادی بهکار	مازندران	
۷	محمد گنجی	مرکزی	۱۸	عبدالرحمن الله نظری	گلستان	
۸	حمیدرضا اسدی	شهرستان‌های تهران	۱۹	سید لقمان نظامی	آذربایجان غربی	
۹	آرش مجیدی	همدان	۲۰	محسن احمدی کافشانی	البرز	
۱۰	وحید گل محمدی	قزوین	۲۱	محمد دینی	البرز	
۱۱	حجه الله بولاقی	سیستان و بلوچستان	۲۲	حسین هادیان	خراسان رضوی	