

## واحد کار دوم

توانایی پیاده و سوار کردن، سیم کشی و عیب یابی مدارهای الکتریکی قفل مرکزی، سیستم ضد سرقت (دزدگیر)، شیشه بالابر برقی و آینه های جانبی خودرو

### هدف کلی

پیاده و سوار کردن، آزمایش و عیب یابی و رفع عیب مدار الکتریکی سیستم های قفل مرکزی، ضد سرقت (دزدگیر)، شیشه بالابر و آینه های جانبی خودرو

هدف های رفتاری: از فرآینده انتظار می رود، پس از آموزش این واحد کار بتواند :

- ۱- سیستم قفل مرکزی خودرو را توضیح دهد.
- ۲- اجزای مدار سیستم قفل مرکزی را نام ببرد.
- ۳- وظیفه ای اجزای مدار سیستم قفل مرکزی و عملکرد هر کدام را توضیح دهد.
- ۴- ساختمان اجزای مدار سیستم قفل مرکزی را توضیح دهد.
- ۵- نقشه های مدار الکتریکی سیستم قفل مرکزی و ارتباط اجزای مدار را توضیح دهد.
- ۶- سیستم قفل مرکزی را پیاده و سوار کند.
- ۷- مدار الکتریکی سیستم قفل مرکزی را آزمایش و عیب یابی کند.
- ۸- سیم کشی سیستم قفل مرکزی را اجرا کند.
- ۹- اصول ایمنی را حین کار بر روی سیستم قفل مرکزی رعایت کند.

- ۱۰- سیستم ضدسرقت (دزدگیر) را توضیح دهد.
- ۱۱- اجزای مدار سیستم ضدسرقت را نام ببرد.
- ۱۲- عملکرد سیستم ضدسرقت را توضیح دهد.
- ۱۳- وظیفه و طرز کار اجزای سیستم ضدسرقت را توضیح دهد.
- ۱۴- مدار الکتریکی سیستم ضدسرقت (دزدگیر) را تشریح کند.
- ۱۵- سیستم ضدسرقت را نصب، سیم کشی و راه اندازی کند.
- ۱۶- مدار الکتریکی سیستم ضدسرقت را آزمایش و عیب یابی کند.
- ۱۷- وظیفه‌ی شیشه بالابر الکتریکی را توضیح دهد.
- ۱۸- ساختمان و عملکرد سیستم شیشه بالابر الکتریکی را توضیح دهد.
- ۱۹- اجزای سیستم شیشه بالابر الکتریکی را نام ببرد.
- ۲۰- انواع مکانیزم شیشه بالابر الکتریکی را توضیح دهد.
- ۲۱- مدار الکتریکی شیشه بالابر الکتریکی را تشریح کند.
- ۲۲- شیشه بالابر الکتریکی را پیاده و سوار کند.
- ۲۳- سوئیچ شیشه بالابر الکتریکی و وظیفه‌ی آن را توضیح دهد.
- ۲۴- عملکرد سوئیچ شیشه بالابر الکتریکی را توضیح دهد.
- ۲۵- سوئیچ‌های شیشه بالابر الکتریکی را پیاده و سوار کند.
- ۲۶- سوئیچ شیشه بالابر الکتریکی را آزمایش و عیب یابی کند.
- ۲۷- مدار الکتریکی سیستم شیشه بالابر الکتریکی را آزمایش و عیب یابی کند.
- ۲۸- وظیفه‌ی آینه‌های جانبی خودرو را توضیح دهد.
- ۲۹- ساختمان آینه‌های جانبی و عملکرد آنها را توضیح دهد.
- ۳۰- مدار الکتریکی آینه‌های جانبی را شرح دهد.
- ۳۱- آینه‌های جانبی خودرو را پیاده و سوار کند.
- ۳۲- سوئیچ آینه‌های جانبی و عملکرد آن را توضیح دهد.
- ۳۳- سوئیچ آینه‌های جانبی را پیاده و سوار کند.
- ۳۴- مدار الکتریکی آینه‌های جانبی خودرو را آزمایش و عیب یابی کند.

| ساعت آموزش |      |      |
|------------|------|------|
| جمع        | عملی | نظری |
| ۴۰         | ۲۲   | ۸    |

## پیشآزمون (۲)

۱- وظیفه‌ی سیستم قفل مرکزی را توضیح دهید.

۲- نام قطعه‌ی نشان‌داده شده در شکل کدام است؟

ب - قفل مرکزی

الف - کارانداز (پمپ در)

د - دزدگیر

ج - کنترل دستی (ریموت کنترل)



۳- قطعه‌ی نشان‌داده شده در شکل، کدام جزء از سیستم قفل مرکزی است؟



۴- آنچه را که از شکل برداشت می‌کنید، توضیح دهید.



۵- کدام یک از تصاویر از اجزای سیستم قفل مرکزی است؟ چرا؟



۶- سیستم قفل مرکزی خودرو را به چند روش می‌توان فعال کرد؟ توضیح دهید.

الف - ۱  
ب - ۲

ج - ۳  
د - ۴

۷- کاربرد مفهول‌های نشان‌داده شده در شکل را توضیح دهید.



۸- آزمایش نشان‌داده شده در شکل را توضیح دهید.



۹- کدام قطعه از سیستم دزدگیر، در شکل نشان داده شده است؟ وظیفه‌ی آن را توضیح دهید.



۱۰- مورد استفاده‌ی قطعه نشان داده شده در شکل را در سیستم ضدسرقت (دزدگیر) توضیح دهید.



۱۱- در شکل، کدام قطعه از اجزای مدار سیستم دزدگیر خودرو نشان داده شده است؟



۱۲- وظیفه‌ی شستی‌های ریموت کنترل، نشان داده شده در شکل را توضیح دهید.



۱۳- سیستم‌های دزدگیر (ضدسرقت) چه توانمندی‌هایی دارند؟ توضیح دهید.

۱۴- در مورد مکانیزم شیشه بالابر الکتریکی آنچه را که می‌دانید توضیح دهید.



۱۵- سوئیچ شیشه بالابر نصب شده در روی در راننده در خودروی چهار در چند عدد است؟

الف - یک عدد

ب - دو عدد

ج - چهار عدد

د - به تعداد درهایی که دارای سیستم شیشه بالابر الکتریکی هستند.

۱۶- قبل از پیاده‌کردن قطعات سیستم شیشه بالابر الکتریکی خودرو رعایت کدام گزینه اولویت دارد؟


الف - سوکت اتصال الکتریکی مدارسیم کشی به موتور الکتریکی شیشه بالابر را جدا کنید.

ب - سوکت اتصال الکتریکی سیم کشی به سوئیچ شیشه بالابر را جدا کنید.


ج - اتصال کابل ترمینال منفی باتری را جدا کنید.

د - خودرو را در محل مناسبی پارک کنید.

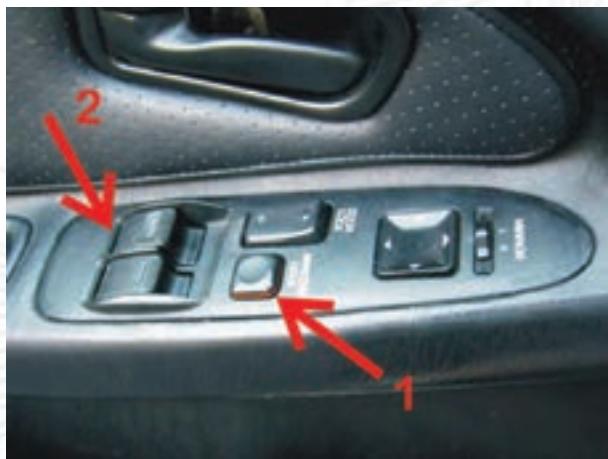۱۷- عملکرد سوئیچ‌های شماره‌ی (۱) و شماره‌ی (۲) شیشه بالابر الکتریکی خودرو را توضیح دهید.



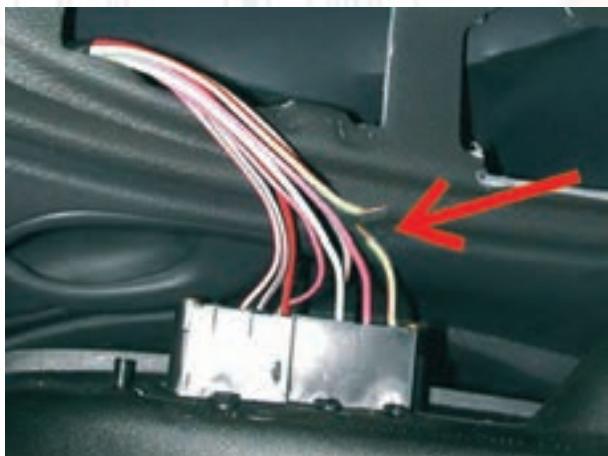۱۸- در صورت قطع بودن سیم کشی مدار الکتریکی نحوه اتصال سیم‌ها و عایق‌بندی آن را توضیح دهید.



۱۹- مورد استفاده‌ی آینه‌های جانبی خودرو را توضیح دهید.



۲۰- سوئیچ تنظیم آینه‌های جانبی کدام است؟

الف - شماره‌ی (۱)

ب - شماره‌ی (۱) و (۲)

ج - شماره‌ی (۵)


د - شماره‌ی (۳) و (۴)




۲۱- از شکل آنچه را که دریافت می‌کنید، توضیح دهید.



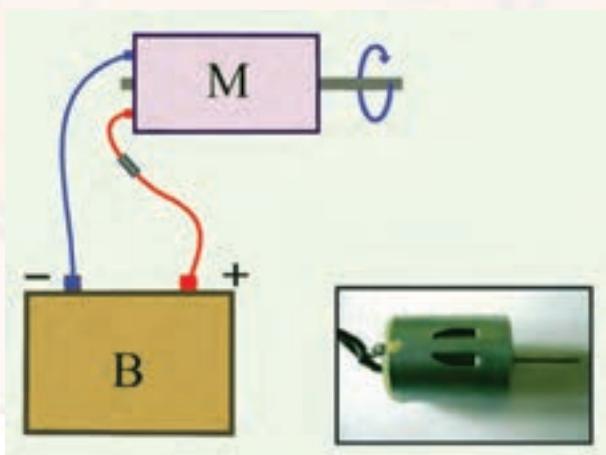۲۲- نحوه‌ی آزمایش موتور الکتریکی DC آینه‌ی جانبی را توضیح دهید.



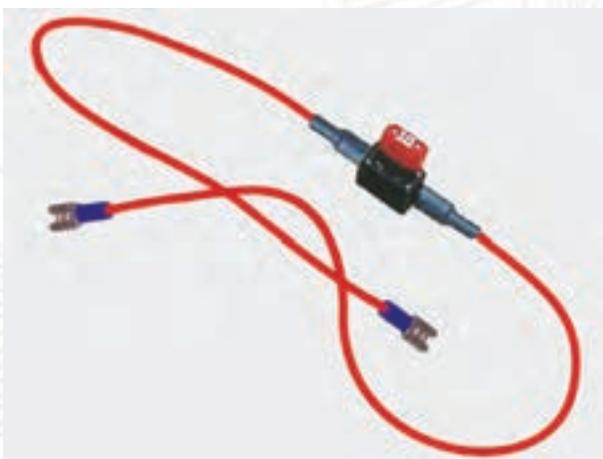۲۳- سیم رابط فیوزدار چه مزیتی نسبت به سیم رابط معمولی دارد؟ توضیح دهید.



۲۴- إلماں‌های حرارتی پشت شیشه‌ی آئینه‌های جانبی در بعضی از خودروها به چه منظوری طراحی و نصب شده است؟



## ۱-۲- سیستم قفل مرکزی خودرو

قفل مرکزی یکی از سیستم‌های جانبی در خودرو است.

این سیستم قفل کردن تمامی درهای خودرو را به طور همزمان امکان‌پذیر می‌سازد. در سیستم قفل مرکزی از مدارهای الکترونیکی، الکتریکی و عملگرهای مکانیکی استفاده شده است. با نصب این مدارها در خودرو، راننده می‌تواند درها را در دو وضعیت قفل<sup>۱</sup> یا قفل آزاد<sup>۲</sup> قرار دهد. در شکل ۲-۱ اجزای مدار قفل مرکزی نشان داده شده است.

سیستم قفل مرکزی نصب شده در خودرو را می‌توان در دو حالت فعال نمود :

الف - بهوسیله‌ی کلید قفل در خودرو

ب - بهوسیله‌ی دستگاه فرستنده دستی یا ریموت کنترل<sup>۳</sup>



شکل ۲-۱- اجزای مدار قفل مرکزی



شکل ۲-۲- فعال نمودن سیستم قفل مرکزی بهوسیله کلید قفل در



شکل ۳-۲- استفاده از ریموت کنترل برای قفل کردن درهای خودرو

سیستم قفل مرکزی به گونه‌ای طراحی شده است که وقتی راننده‌ی خودرو بهوسیله‌ی کلید در را در وضعیت قفل شدن قرار می‌دهد مدار الکتریکی قفل مرکزی فعال می‌شود و تمامی درهای خودرو در حالت قفل قرار می‌گیرند. در شکل ۲-۲ استفاده از کلید برای قفل نمودن درهای یک نوع خودر نشان داده شده است.

- روش دیگر قفل کردن درهای خودرو استفاده از دستگاه فرستنده‌ی دستی یا ریموت کنترل است که توسط آن راننده می‌تواند از راه دور و بدون استفاده از کلید کلیه‌ی دورهای خودرو را در وضعیت قفل بودن قرار دهد. در شکل ۲-۳، استفاده از ریموت کنترل به صورت شماتیک، نشان داده شده است.

**۲-۲- اجزای مدار قفل مرکزی و وظیفه‌ی آن‌ها**  
سیستم قفل مرکزی از اجزای زیر تشکیل شده است :

- واحد کنترل الکترونیکی<sup>۱</sup>

- ریموت کنترل<sup>۲</sup> یا فرستنده‌ی دستی

- عملگر (کارانداز)<sup>۳</sup> (پمپ‌های الکتریکی)

- میله‌های رابط

- بسته‌های اتصال پمپ به بدنه‌ی خودرو

- دسته‌ی سیم‌های مدار الکتریکی

- بست اتصال میله‌های رابط

تعداد عملگر درها بر حسب نوع خودرو دو یا چهار عدد است. در شکل ۲-۴ مجموعه‌ی قطعات مدار الکتریکی قفل مرکزی دیده می‌شود.



شکل ۲-۴- قطعات مدار الکتریکی قفل مرکزی



شکل ۲-۵- واحد کنترل الکترونیکی

**۲-۲-۱- واحد کنترل الکترونیکی:** واحد کنترل الکترونیکی سیستم قفل مرکزی، سیگنال‌های دریافتی از ریموت کنترل (فرستنده‌ی دستی) را رمزگشایی می‌نماید و رله‌های تعییه شده را در مدار الکتریکی راهاندازی می‌کند. در مدار الکتریکی سیستم قفل مرکزی، بر حسب طراحی کارخانه‌ی سازنده، معمولاً از دو عدد رله چند وضعیتی استفاده می‌شود. یک مدار الکترونیکی معکوس‌کننده‌ی جریان الکتریکی مورد نیاز سیستم قفل مرکزی را تغذیه می‌نماید. در شکل ۲-۵، واحد کنترل الکترونیکی سیستم قفل مرکزی، دیده می‌شود.



شکل ۲-۶- یک نوع ریموت کنترل قفل مرکزی



شکل ۲-۷- دیود نوری روی قاب ریموت کنترل

**۲-۲-۲- ریموت کنترل یا فرستنده‌ی دستی: ریموت**  
کنترل سیستم قفل مرکزی خودروها یک فرستنده دستی قابل حمل است؛ که به تعداد دو دستگاه در کنار سایر قطعات و اجزای مدار الکتریکی سیستم قفل مرکزی تولید و ارائه می‌شود. ریموت کنترل قفل مرکزی در شکل و طرح ظاهری متنوعی طراحی می‌گردد و تفاوت آن با سایر دستگاه‌های فرستنده به لحاظ فرکانس و طول موج ارسالی به واحد گیرنده است. در شکل ۲-۶، یک نوع ریموت کنترل سیستم قفل مرکزی، نشان داده شده است.

وظیفه‌ی ریموت کنترل، ارسال امواج از پیش‌تعریف شده‌ای به واحد گیرنده در مدار قفل مرکزی خودرو است و مدار الکتریکی پمپ‌های نصب شده در داخل درهای خودرو را فعال می‌کند. روی قاب فرستنده‌ی دستی (ریموت کنترل) دو عدد شستی تعییه شده است که برای راه‌اندازی مدار در دو حالت قفل کردن و یا خارج نمودن از وضعیت قفل درها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در اکثر دستگاه‌های فرستنده‌ی دستی از دیود نوری روی قاب فرستنده برای نشان دادن فعال شدن دستگاه و عملکرد آن استفاده می‌شود. در شکل ۲-۷، دیود نوری روی قاب ریموت کنترل با فلاش مشخص شده است.




شکل ۲-۸- یک نوع عملگر سیستم قفل مرکزی

**۲-۲-۳- عملگر یا پمپ الکتریکی: عملگر در داخل**  
در خودرو نصب شده است و با ایجاد حرکت خطی باعث جلو یا عقب رفتن میله‌ی متصل به اهرم‌بندی قفل در می‌شود. با این عمل در خودرو در حالت قفل قرار می‌گیرد و یا از وضعیت قفل خارج می‌شود. در شکل ۲-۸، یک نوع عملگر مورد استفاده در خودروهای سواری، نشان داده شده است.



۱- موتوردار ۲- سولفونیدی  
شکل ۲-۹- دو نوع عملگر سیستم قفل مرکزی

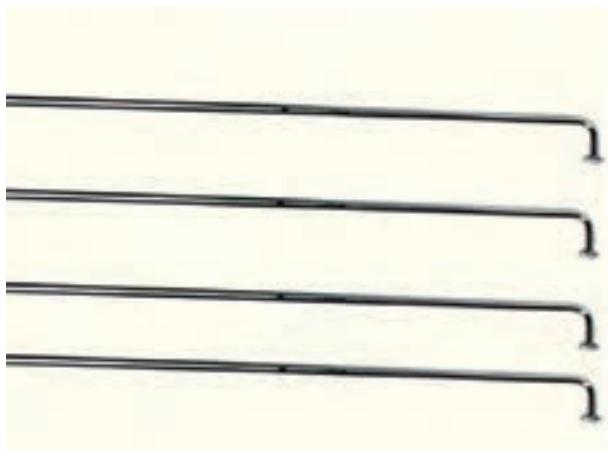

شکل ۲-۱۰- میله‌های رابط




شکل ۲-۱۱- کاربرد میله‌ی رابط

mekanizm عملگرها به لحاظ ایجاد حرکت خطی به دو صورت است. برای تولید حرکت، در بعضی از عملگرها از سولفونید و در نوع دیگر از موتورهای کوچک دی سی (DC) تعیبه شده در ساختمان عملگر استفاده می‌شود. معمولاً اکثر عملگرها ای استفاده شده در سیستم قفل مرکزی از نوع موتوردار است. در شکل ۲-۹، دو نوع از عملگرها که الکتریکی مورد استفاده در خودروها دیده می‌شود. عملگر الکتریکی موتوردار با شماره (۱) و عملگر الکتریکی سولفونیدی با شماره (۲) مشخص شده است.

**۲-۲-۴- میله‌های رابط:** برای اتصال عملگر، به اهرم‌بندی قفل در خودرو و انتقال حرکت (مقدار طول جابه‌جایی اهرم عملگر) از طریق محور عملگر به اهرم‌بندی از میله‌های فلزی، که به همین منظور پیش‌بینی و در مجموعه‌ی قفل مرکزی قرار داده شده است، استفاده می‌شود. نوع جنس میله‌ها به گونه‌ای است که می‌توان آن‌ها را فرم دار و در حالت‌های گوناگون و برحسب نیاز به کار برد. در شکل ۲-۱۰، میله‌های فلزی مورد استفاده در نصب سیستم قفل مرکزی، نشان داده شده است.

برای اتصال میله‌ی وسط عملگر به اهرم‌بندی قفل در خودرو (پس از تعیین محل نصب عملگر در بدنه)، ابتدا میله‌ی رابط را به اندازه‌ی مورد نیاز می‌بُرند و سپس ابتدای آن به شکل قلاب فُرم داده می‌شود تا هنگام حرکت محور عملگر از محل اتصال خارج نشود. در شکل ۲-۱۱، مورد استفاده‌ی میله رابط در اتصال عملگر به اهرم‌بندی قفل در یک نوع خودرو، دیده می‌شود. میله‌ی رابط با فلش زرد رنگ و اهرم‌بندی قفل در با فلش قرمز رنگ مشخص شده است.

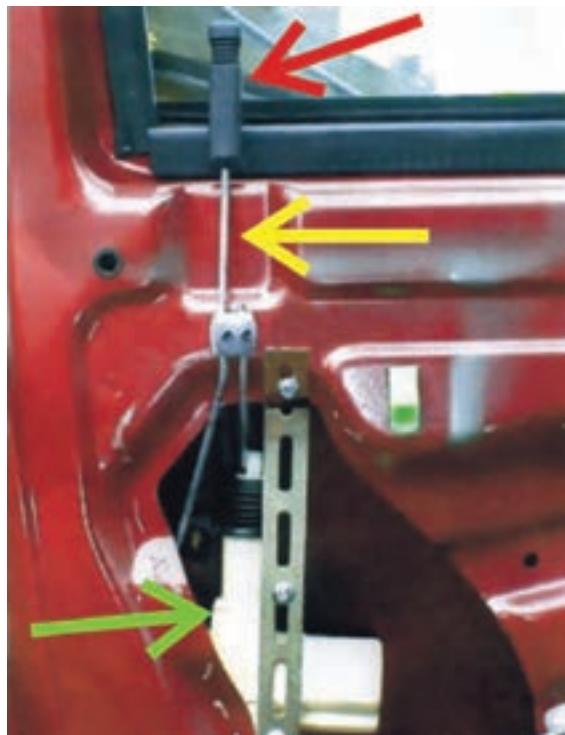

شکل ۲-۱۲- اتصال عملگر به میله قفل کن دستی درب



شکل ۲-۱۳- یک نوع بست اتصال



شکل ۲-۱۴- دسته‌های سیم‌های مدار قفل مرکزی


در بعضی از خودروها، اتصال عملگر سیستم قفل مرکزی به اهرم‌بندی قفل در به دلیل محدودیت محل نصب عملگر امکان‌پذیر نیست. در چنین شرایطی عملگر را با استفاده از بست اتصال به میله‌ی قفل کن دستی در خودرو متصل می‌کنند. در شکل ۲-۱۲، نحوه اتصال عملگر به میله‌ی اهرم قفل دستی، نشان داده شده است. اهرم قفل دستی در خودرو با فلش قرمز رنگ، میله‌ی اهرم قفل کن با فلش زردرنگ و عملگر با فلش سبزرنگ مشخص است.

#### ۲-۲-۵- بست اتصال عملگر به بدنه‌ی خودرو:

بستهای اتصال عملگر در روی بدنه‌ی در خودرو زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که نصب عملگر در روی در خودرو امکان‌پذیر نباشد. در شکل ۲-۱۳، یک نوع بست مورد استفاده در نصب عملگر، نشان داده شده است. این نوع بستهای فلزی مشبك‌اند و می‌توان با استفاده از آن‌ها عملگر درها را در فضای خالی شبکه زیر رودری خودرو نصب نمود.

#### ۲-۲-۶- دسته‌ی سیم‌های مدار الکتریکی: دسته‌ی

سیم‌های مدار الکتریکی سیستم قفل مرکزی به همراه سایر اجزای مدار، در یک مجموعه ارائه می‌شود، که هنگام نصب قفل مرکزی، ارتباط اجزای مدار الکتریکی را برقرار می‌سازد. سوکت‌های اتصال سیم‌ها به اجزای مدار الکتریکی (هنگام تولید به دسته‌ی سیم‌ها) متصل می‌گردد. کدرنگ سیم‌های به کار رفته در دسته‌ی سیم‌ها، مطابق کدرنگ نقشه‌ی مدار الکتریکی سیستم قفل مرکزی است و برای عیب‌یابی مدار نقش مؤثری را ایفا می‌کند. در شکل ۲-۱۴، دسته‌ی سیم‌های مدار الکتریکی یک نوع سیستم قفل مرکزی، دیده می‌شود.

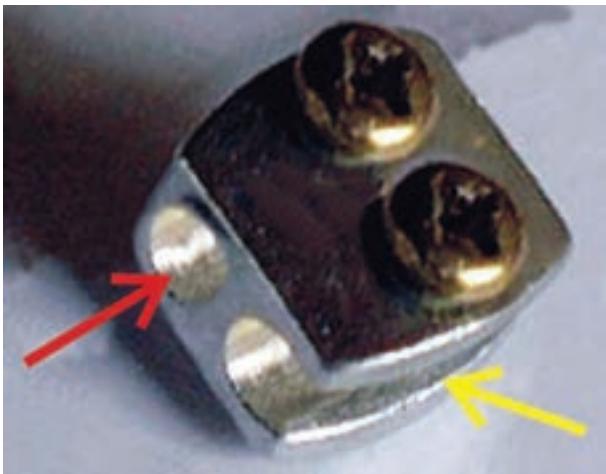

شکل ۲-۱۵—بست مورد استفاده در سیستم قفل مرکزی



شکل ۲-۱۶—مورد استفاده بست ارتباط میله‌های اهرم‌بندی در خودرو



شکل ۲-۱۷—موتور الکتریکی عملگر

**۲-۲-۷—بست اتصال میله‌ی رابط: در خودروهای که اتصال عملگر به اهرم قفل در امکان پذیر نیست و عملگر الکتریکی به میله‌ی قفل کن دستی در متصل می‌گردد (مانند درهای عقب خودرو)، از بستهای مخصوصی برای ارتباط میله‌ی رابط عملگر و میله‌ی اهرم قفل کن دستی استفاده می‌شود. در شکل ۲-۱۵، یک نوع از این بستهای اهرم قفل کن دستی داده شده است. در این نوع بستهای سوراخ و شکافی در بدنه‌ی آن ایجاد می‌شود، به طوری که میله‌ی رابط عملگر الکتریکی در داخل سوراخ بست و میله‌ی قفل کن دستی در قسمت شکاف بست قرار داده می‌شوند و پس از تنظیم موقعیت میله‌ها نسبت به یکدیگر با استفاده از پیچ‌های روی بست، آن‌ها را درون بست ثابت می‌کنند. با این عمل حرکت میله‌ی رابط متصل به عملگر الکتریکی به میله‌ی قفل دستی منتقل می‌شود و در خودرو در شرایط قفل یا بازشدن قفل قرار می‌گیرد. در شکل ۲-۱۶، مورد استفاده از بست اتصال میله‌ها به یکدیگر در اهرم‌بندی روی در یک نوع خودرو نشان داده شده است.**

### ۳-۲—ساختمان و عملکرد عملگر الکتریکی

سیستم قفل مرکزی شامل اجزای زیر است که در داخل بوسته یا بدنه‌ی عملگر قرار گرفته است:

- موتور الکتریکی دی سی (DC)
- شانه‌ی دندانه‌دار
- چرخ دندلهای واسطه
- گردگیر

در روی محور موتور الکتریکی عملگر چرخ دندلهای نصب شده است که همراه با موتور موتور گردش می‌کند. در شکل ۲-۱۷ موتور الکتریکی دی سی (DC) و چرخ دنده روی محور موتور دیده می‌شود.

فرم ساختمان شانه‌ی دندانه‌دار (محور عملگر) دو قسمتی است و وظیفه‌ی تبدیل حرکت دورانی موتور الکتریکی به حرکت خطی و انتقال آن به میله‌ی رابط متصل به اهرم‌بندی قفل در خودرو را بر عهده دارد. قسمت بیرونی محور عملگر دارای سوراخی است که میله‌ی رابط به آن متصل شده و قسمت داخلی آن دندانه‌دار طراحی گردیده، به‌طوری که با چرخ دندنه‌ی واسطه درگیر می‌شود. در شکل ۲-۱۸، شانه‌ی دندانه‌دار (محور عملگر) و محل قرارگرفتن میله‌ی رابط که با فلش مشخص شده است، دیده می‌شود.



شکل ۲-۱۸- شانه‌ی دندانه‌دار دو قسمتی (محور عملگر)



شکل ۲-۱۹- چرخ دندنه‌ی واسطه عملگر و نحوه‌ی ارتباط و درگیری آن با چرخ دندنه‌ی محور موتور الکتریکی

چرخ دندنه‌ی واسطه از دو چرخ دندنه (بزرگ‌تر با تعداد دندانه زیاد و چرخ دندنه کوچک‌تر با تعداد دندانه کم‌تر) تشکیل شده است. چرخ دندنه‌ی بزرگ‌تر با چرخ دندنه‌ی فلزی روی محور موتور الکتریکی درگیر می‌شود و چرخ دندنه‌ی کوچک‌تر روی دندانه‌های شانه (محور عملگر) قرار می‌گیرد. در شکل ۲-۱۹، نحوه‌ی ارتباط چرخ دندنه‌های روی محور موتور الکتریکی و چرخ دندنه‌ی واسطه، نشان داده شده است.




شکل ۲-۲۰- نحوه‌ی ارتباط چرخ دندنه‌ها هنگام تبدیل دور


هنگام برقرارشدن جریان الکتریکی در مدار قفل مرکزی، گردش موتور الکتریکی از طریق محور آن به چرخ دندنه‌ی فلزی روی محور موتور منتقل می‌شود. چرخ دندنه‌ی فلزی روی محور با چرخ دندنه‌ی بزرگ‌تر انتقال می‌دهد. با چرخش چرخ دندنه‌ی بزرگ‌تر، چرخ دندنه‌ی کوچک‌تر هم محور با آن نیز به گردش درمی‌آید و دور موتور الکتریکی را به شانه‌ی دندانه‌دار منتقل می‌کند و باعث حرکت خطی شانه می‌شود. در شکل ۲-۲۰، ارتباط چرخ دندنه‌ها و نحوه‌ی درگیری آن‌ها، نشان داده شده است.



شکل ۲-۲۱- گردگیر

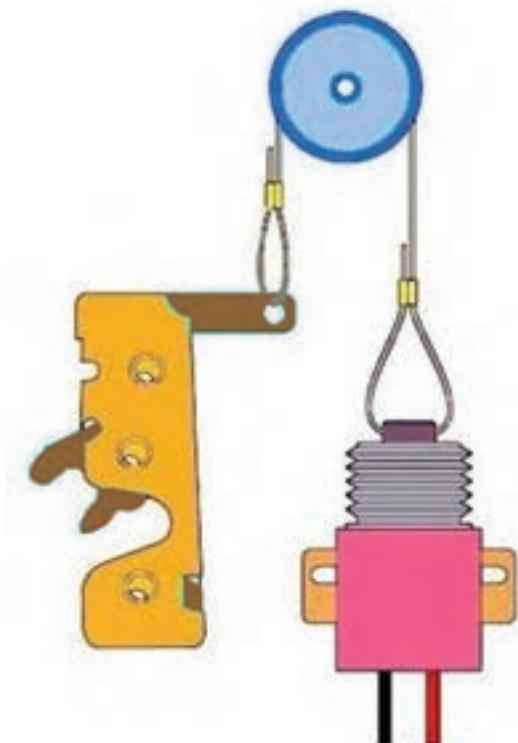

شکل ۲-۲۲- نحوه ارتباط عملگر با اهرم‌بندی قفل در

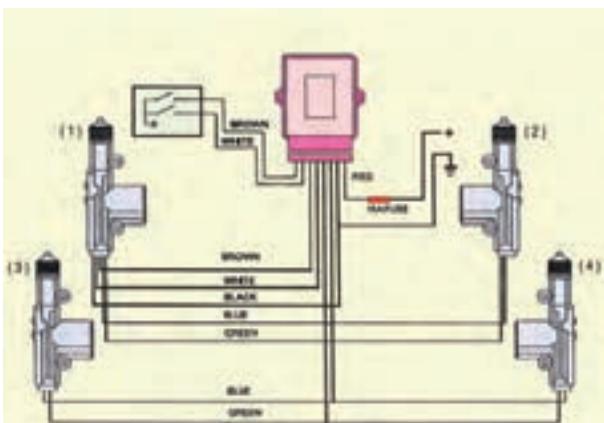

شکل ۲-۲۳- دیاگرام عملی سیم‌کشی یک نوع سیستم قفل مرکزی

برای جلوگیری از ورود گرد و خاک به داخل عملگر از گردگیر لاستیکی، که در روی قسمت بیرونی شانه‌ی دندانه‌دار قرار می‌گیرد، استفاده می‌شود. ساختمان گردگیر به گونه‌ای طراحی شده است که قابلیت جمع شدن و باز شدن به صورت آکارلئونی را دارد و قسمت بیرونی شانه را حفاظت می‌کند. در شکل ۲-۲۱ گردگیر نصب شده در روی محور بیرونی عملگر، نشان داده شده است.

در پمپ‌های نوع سولفوئیدی از کابل فرمان (مفتولهای فنری به هم بافته شده) برای اتصال عملگر الکتریکی سیستم قفل مرکزی به اهرم‌بندی قفل درها استفاده می‌شود، به طوری که هنگام برقرار شدن جریان الکتریکی در مدار، سولفوئید داخل پوسته‌ی عملگر فعال می‌گردد و کابل فرمان متصل به محور عملگر به سمت داخل کشیده می‌شود با این اهرم‌بندی قفل در خودرو در وضیت قفل قرار می‌گیرد. با قطع جریان الکتریکی در مدار، محور فنر داخل پوسته یا قاب عملگر به حالت اولیه‌ی خودرو برمی‌گردد و اهرم‌بندی قفل در (حالت غیرقفل) آزاد می‌شود. در شکل ۲-۲۲، نحوه ارتباط عملگر الکتریکی با اهرم‌بندی قفل در خودرو دیده می‌شود.

#### ۴-۲- مدار الکتریکی قفل مرکزی

نقشه‌ی مدار الکتریکی سیستم قفل مرکزی در کتاب راهنمای تعمیرات آن درج می‌شود. گفتنی است که رنگ سیم‌ها در تمامی مدارهای الکتریکی سیستم قفل مرکزی یکسان نیست. در شکل ۲-۲۳ نمونه‌ای از مدار الکتریکی سیم‌کشی یک نوع سیستم قفل مرکزی ارائه شده در کتاب راهنمای تعمیرات خودرو نشان داده شده است.