


آزمون میانی (۶)

- ۱- آکوستیک را تعریف کنید.
- ۲- صدا چگونه تولید می‌شود؟
- ۳- قسمت‌های اصلی گوش انسان را نام ببرید.
- ۴- کدام بخش حنجره انسان صدا را ایجاد می‌کند؟
- ۱- دهان ۲- حنجره ۳- ارتعاش تارهای صوتی
- ۴- سقف زبان و دهان ۵- آستانه‌ی شنوایی را شرح دهید.
- ۶- شدت صوت در یک کارخانه‌ی پرس و صدا چند دسی‌بل است؟
- ۱۲۰ (۴) ۱۰۰ (۳) ۵۰ (۲) ۹۰ (۱)
- ۷- امواج صوتی چگونه منتشر می‌شوند؟
- ۸- انواع امواج صوتی را نام ببرید.
- ۹- کاربرد امواج فراصوتی را نام ببرید.
- ۱۰- کدام یک از فرکانس‌های زیر در محدوده امواج فراصوتی است؟
- ۱۰kHz (۴) ۳۰kHz (۳) ۲۰۰Hz (۲) ۲۰Hz (۱)

۱-۱۵- آشنایی با انواع میکروفون

میکروفون وسیله‌ای است که انرژی مکانیکی صوتی را به نوسانات الکتریکی تبدیل می‌کند.


میکروفون باید در برابر صوت حساس باشد. یعنی بتواند از یک سیگنال صوتی با یک شدت معین سیگنال الکتریکی قابل استفاده تولید کند. در شکل (۱-۱۷) ساختمان یک نوع میکروفون و تصویر آن را مشاهده می‌کنید.

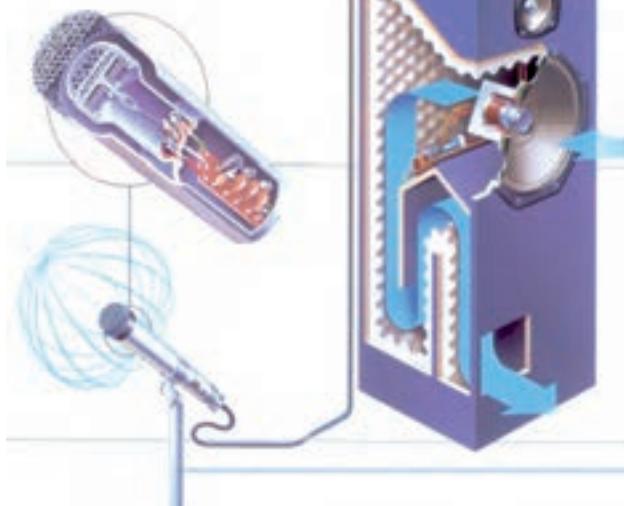

شکل ۱-۱۷- سمبول مداری میکروفون



شکل ۱-۱۸- اتصال میکروفون به تقویت کننده

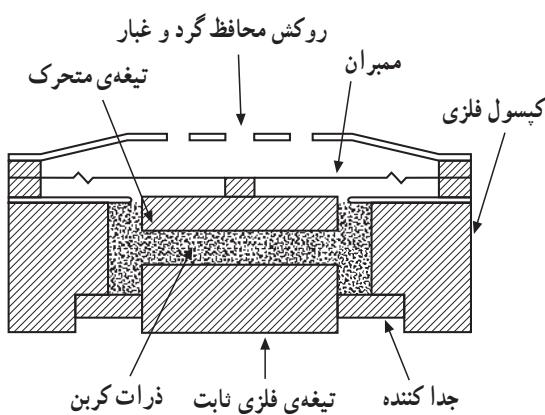

شکل ۱-۱۹- ساختمان داخلی میکروفون زغالی

۱-۱۵-۱- مشخصه‌های میکروفون:

میکروفون دارای حساسیتی حدود $2/2$ میلی‌ولت بر میکروبار^۱ می‌باشد.

امپدانس خروجی میکروفون بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ اهم است.


باند فرکانسی میکروفون در محدوده ۳ هرتز تا ۱۷ کیلوهرتز قرار دارد.

در شکل (۱-۱۸) نمونه اتصال یک میکروفون به تقویت کننده نمایش داده شده است.


۲-۱۵-۱- انواع میکروفون:

□ میکروفون زغالی: میکروفون زغالی ساختمانی ساده، کیفیتی نازل و قیمتی ارزان دارد. باند فرکانسی آن محدود است و تلفیک پذیری صدا را خیلی ضعیف انجام می‌دهد. ساختمان داخلی این میکروفون در شکل (۱-۱۹) نشان داده شده است.


۱- میکروبار واحد فشار است.

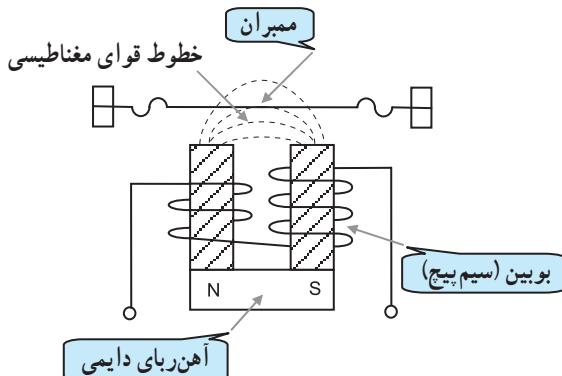


شکل ۱-۱۲۰- ساختمان داخلی میکروفون الکترومغناطیسی

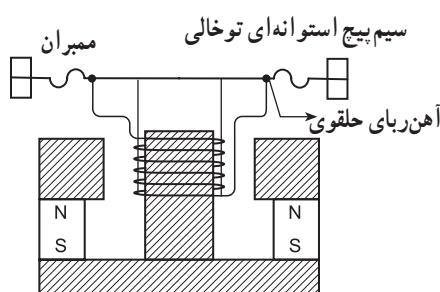


شکل ۱-۱۲۱- ساختمان میکروفون دینامیکی

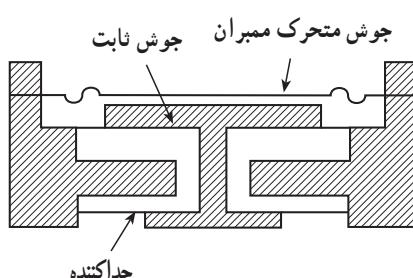

شکل ۱-۱۲۲- ساختمان داخلی میکروفون خازنی

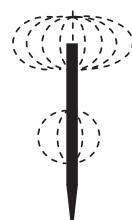

شکل ۱-۱۲۳- میکروفون های همه جهته

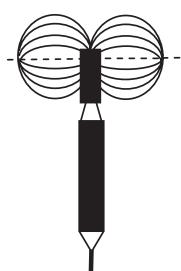

شکل ۱-۱۲۴- میکروفون دو جهته



□ **میکروفون الکترومغناطیسی:** این نوع میکروفون براساس تغییر خطوط قوای مغناطیسی در میدان ثابت مغناطیسی که توسط یک آهنربای دائم بوجود می‌آید کار می‌کند. در شکل (۱-۱۲۰) ساختمان داخلی این نوع میکروفون را ملاحظه می‌کنید.

□ **میکروفون دینامیکی:** این میکروفون از نظر ساختمان نظیر میکروفون الکترومغناطیسی است. تنها تفاوتی که دارد در این است که میبران به سیم پیچ اتصال دارد و با آن نوسان می‌کند. در شکل (۱-۱۲۱) ساختمان داخلی میکروفون دینامیکی را مشاهده می‌کنید.


□ **میکروفون خازنی:** میکروفون خازنی یا الکترواستاتیک در واقع خازن متغیر کوچکی است که یکی از صفحات یا جوشن آن ثابت و دیگری متحرک است. به صفحه‌ی متحرک، میبران می‌گویند. ظرفیت خازنی این میکروفون حدود 10^{-2} پیکوفاراد است. در شکل (۱-۱۲۲) ساختمان داخلی میکروفون خازنی آمده است.

□ **۱-۱۵-۳- نمودار گیرایی صوت در میکروفون ها:** میکروفون ها از نظر راستا و جهت دریافت امواج صوتی تقسیم‌بندی می‌کنند. میکروفون هایی که صدا را از همه‌ی جهات دریافت می‌کنند، میکروفون های همه‌جهته نام دارند، شکل (۱-۱۲۳).

میکروفون هایی که صدا را از یک جهت مشخص دریافت می‌کنند میکروفون جهتی گویند و چنانچه میکروفون از دو جهت صدا را دریافت کند میکروفون دوجهته نامیده می‌شود، شکل (۱-۱۲۴)، محدوده‌ای که میکروفون در آن جهت صدا را می‌گیرد با مشخصه‌ی گیرایی میکروفون تعریف می‌شود.

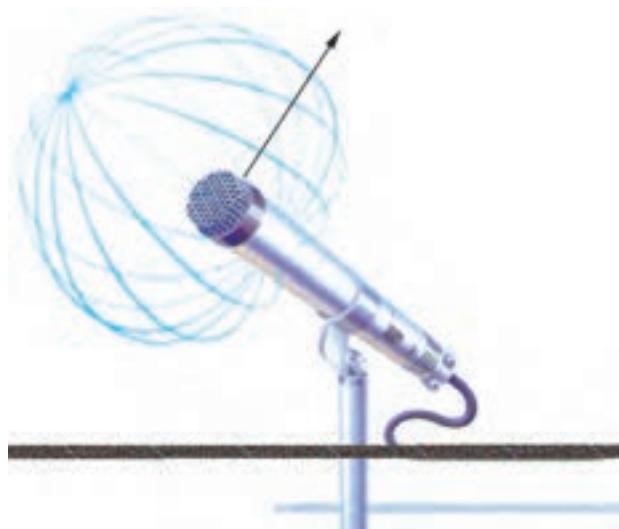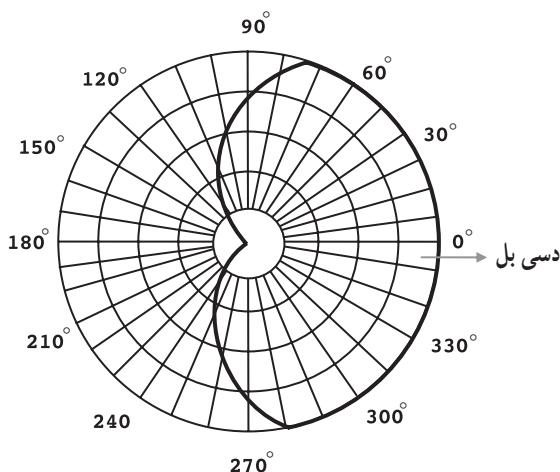

شکل ۱-۱۲۵- منحنی مشخصه میکروفون

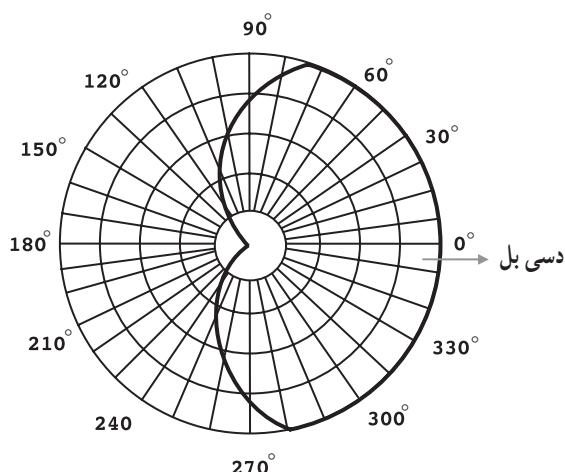


شکل ۱-۱۲۶- نمودار محدوده‌ی گیرایی میکروفون

این محدوده‌ی گیرایی با نمودار قابل نمایش است. اغلب در میکروفون‌ها این محدوده شبیه به قلب انسان است و به همین دلیل منحنی میکروفون را دلوار^۱ (مانند دل) می‌نامند. شکل (۱-۱۲۵) نمودار قطبی میکروفون دینامیکی را نشان می‌دهد.

در این نمودار فرض بر این است که میکروفون در مرکز دایره‌ای فرضی قرار گرفته است و فاصله‌ی مرکز تا خطی که به دور آن رسم شده بیانگر حساسیت یا میزان دریافت انرژی صوتی در آن جهت است، شکل (۱-۱۲۶).

آزمون میانی (۷)

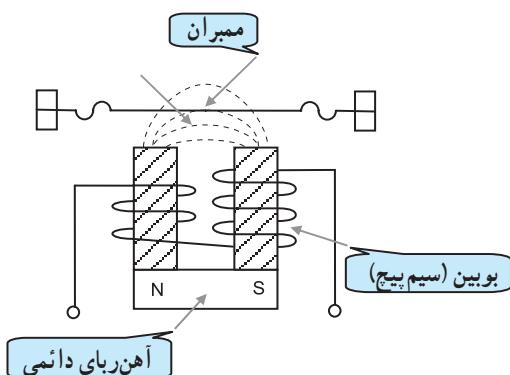- ۱- میکروفون چیست؟ شرح دهید.
- ۲- انواع میکروفون را نام ببرید.
- ۳- امپانس خروجی و باند فرکانسی میکروفون را تعریف کنید.
- ۴- میکروفون خازنی را شرح دهید.
- ۵- میکروفون‌ها از نظر دریافت امواج صوتی به چند دسته تقسیم می‌شوند؟ شرح دهید.
- ۶- شکل (۱-۱۲۷) ساختمان داخلی کدام میکروفون است.
 - (۱) میکروفون دینامیکی
 - (۲) میکروفون خازنی
 - (۳) میکروفون الکترومغناطیسی
 - (۴) میکروفون زغالی



۱-۱۲۷

۱۶-۱- نحوه شناسایی و تشخیص قسمت‌های مختلف گیرنده رادیویی

جهت تشخیص اجزای تشکیل‌دهنده یک گیرنده رادیویی

لازم است موارد زیر را انجام دهیم.

۱. تعریف کلی از گیرنده بیان کنیم.

۲. وظایف هریک از قسمت‌های اصلی گیرنده را نام ببریم.

این امر سبب می‌شود که عملکرد صحیح مدارهای الکترونیکی گیرنده بهتر تجزیه و تحلیل و بررسی شود. درنهایت توانایی و مهارت فرآگیر در عیب‌یابی و تعمیر گیرنده افزایش می‌یابد. در شکل (۱-۱۲۸) بلوک دیاگرام یک گیرنده AM – FM دمایش داده شده است.


با توجه به شکل، طبقات مشترک AM و FM به ترتیب

عبارت‌اند از :

□ تقویت‌کننده RF

□ مخلوط‌کننده

□ طبقه‌ی صوتی و بلندگو

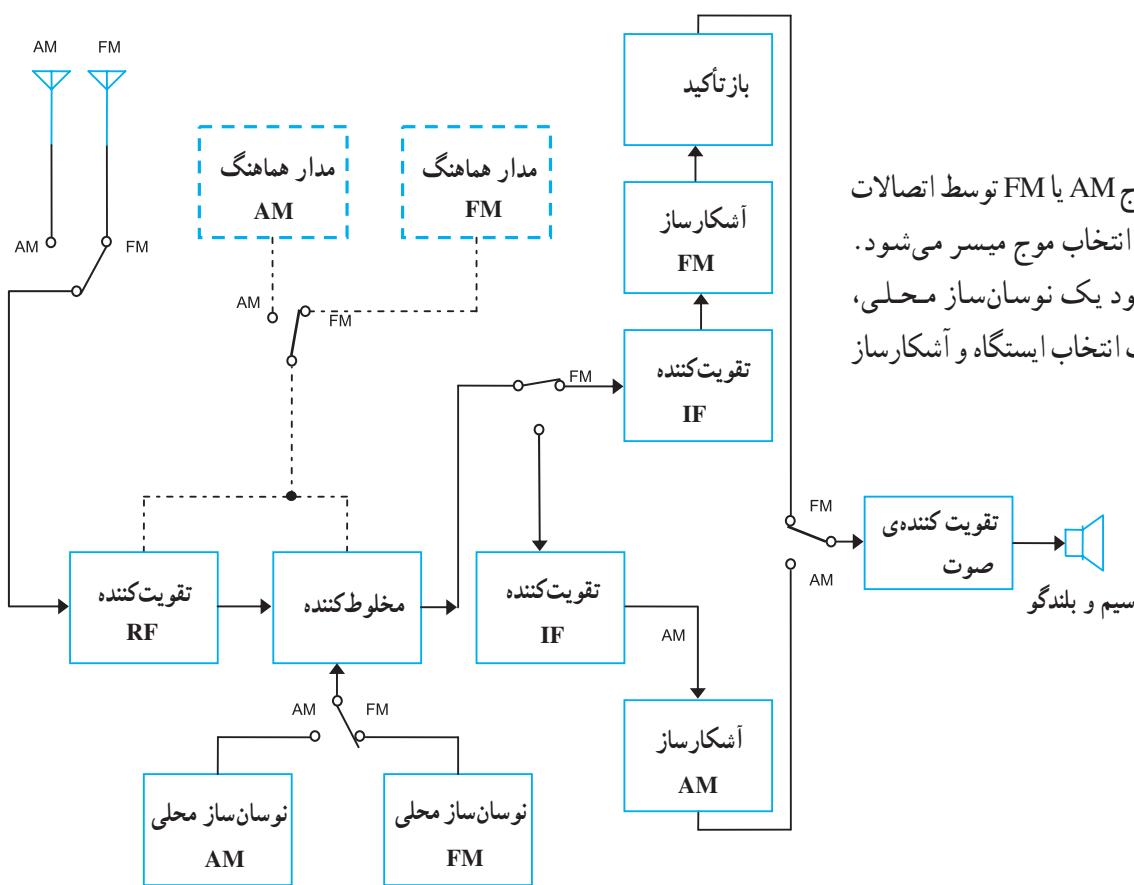

شکل ۱-۱۲۸- بلوک دیاگرام گیرنده AM – FM

۱-۱۷- کار عملی (۱)



۱-۱۲۹ شکل

۱-۱۷-۱- خلاصه آزمایش:

در این آزمایش به بررسی نحوه استفاده از سیگنال ژنراتور RF می پردازیم. همچنین سیگنال مدوله شده AM را مورد بررسی قرار می دهیم.

۱-۱۷-۲- نکات ایمنی:

- هنگام کار در محیط آزمایشگاه نظم و مقررات را رعایت کنید، شکل (۱-۱۲۹).



به قسمت های الکتریکی دستگاه در حال کار دست نزنید!

۱-۱۳۰ شکل

- از روشن و خاموش کردن دستگاه هایی که به عملکرد آنها آشنا نیستید و ارتباطی به کار شما ندارد جداً خودداری کنید، شکل (۱-۱۳۰).

■ از وسایل و دستگاه‌های اندازه‌گیری حساس و میزکار خود در آزمایشگاه مراقبت به عمل آورید، شکل (۱-۱۳۱).



شکل ۱-۱۳۱

■ از وسایل و ابزارهای مخصوص تعمیرات دستگاه‌های الکترونیکی استفاده کنید و از عایق بودن دسته‌های ابزارهایی از قبیل انبردست، دم‌باریک و یا پیچ‌گوشتی اطمینان حاصل کنید، شکل (۱-۱۳۲).



شکل ۱-۱۳۲

■ هنگام اندازه‌گیری مقاومت قطعات و یا بررسی شاسی دستگاه و یا لحیم کاری، دوشاخه‌ی دستگاه ضبط صوت را از پریز برق بیرون بکشید، شکل (۱-۱۳۳).



شکل ۱-۱۳۳

- از ترانس ایزوله‌ی ۱:۱ با فیوز مناسب استفاده کنید تا دچار برق‌گرفتگی نشود، شکل ۱-۱۲۴.



امروزه اگر به تعمیر لوازم الکتریکی می‌پردازید، باید ترانسفورمر ایزوله‌کننده را مورد استفاده قرار دهید.

شکل ۱-۱۳۴



اسیلوسکوپ



دستگاه سیگنال ژنراتور RF


۱-۱۷-۳- تجهیزات موردنیاز:

- اسیلوسکوپ یک دستگاه
 - سیگنال ژنراتور صوتی AF
 - سیگنال ژنراتور رادیویی RF
 - پراپ اسیلوسکوپ و سیم‌های رابط
- ۱-۱۷-۴- مراحل اجرایی آزمایش:
- معرفی سیگنال ژنراتور RF: مدار داخلی سیگنال ژنراتور RF یک نوسان‌ساز رادیویی با فرکانس‌های مختلف است. سیگنال ژنراتور RF شکل موجی سینوسی را در محدوده‌ی فرکانسی 100 kHz تا 150 MHz یا بالاتر تولید می‌کند. سیگنال ژنراتور RF می‌تواند شکل موج مدوله شده‌ی AM را با مدولاسیون داخلی با فرکانس پیام 1 kHz ثابت، تولید کند.




دستگاه سیگنال ژنراتور RF


شکل ۱-۱۳۵

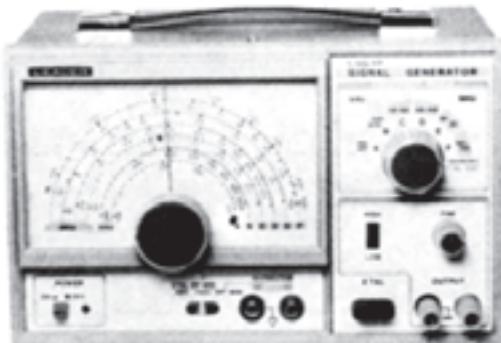

شکل ۱-۱۳۶-الف- سیگنال ژنراتور RF

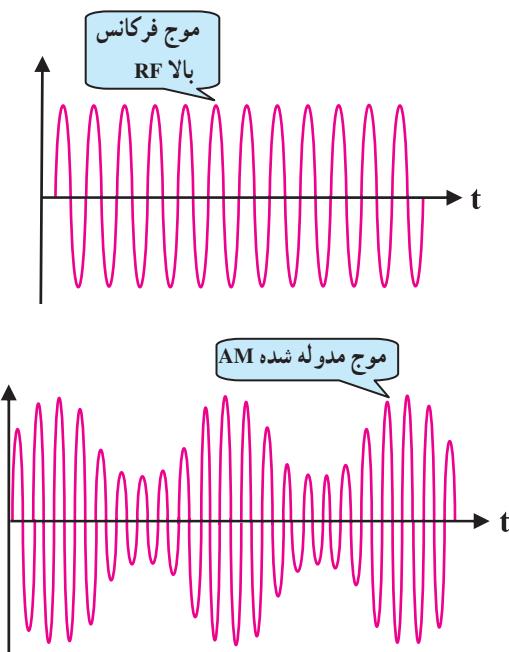

شکل ۱-۱۳۶-ب- شکل موج های دستگاه سیگنال ژنراتور RF

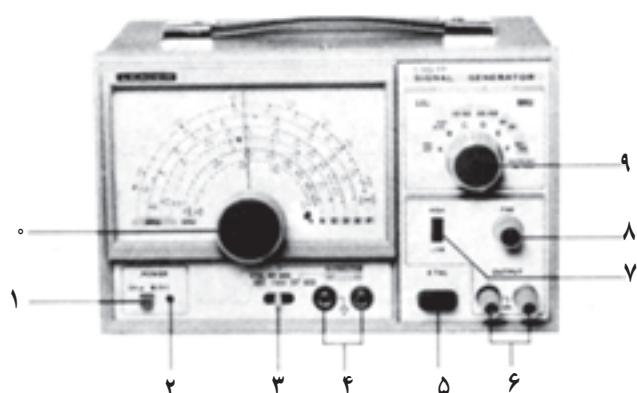

شکل ۱-۱۳۷

همچنین قادر است با استفاده از فرکانس های مختلف پیام، سیگنال مدوله شده با مدولاسیون خارجی به ما بدهد. در شکل ۱-۱۳۶-الف) یک نمونه سیگنال ژنراتور RF و در شکل ۱-۱۳۶-ب) شکل موج های خروجی دستگاه ژنراتور RF را مشاهده می کنید.

■ معرفی دگمه های دستگاه به ترتیب شماره روی شکل ۱-۱۳۷:

- ۱- کلید power-on, off : کلید روشن و خاموش اصلی
- ۲- LED : نشان دهنده روشن شدن دستگاه
- ۳- کلید انتخاب موج RF مدوله شده AM با مدولاسیون داخلی یا خارجی
- ۴- ترمینال BNC برای ورودی سیگنال پیام جهت مدولاسیون خارجی
- ۵- ولوم تنظیم دامنه موج مدوله کننده پیام
- ۶- ولوم تنظیم سطح و یا دامنه ولتاژ سیگنال RF
- ۷- ترمینال خروجی BNC برای سیگنال RF
- ۸- ترمینال BNC برای فرکانس مونیتور (فرکانسی که یک دامنه ثابت برای سنکرون کردن اسیلوسکوپ تولید می کند).

۹- کلید انتخاب رنج و محدوده‌ی فرکانس

A. محدوده‌ی فرکانسی در فاصله 100 kHz تا 290 kHz

است.

B. محدوده‌ی فرکانسی در فاصله 290 kHz تا 900 kHz

است.

C. محدوده‌ی فرکانسی در فاصله 9 MHz تا 3 MHz

است.

D. محدوده‌ی فرکانسی در فاصله 3 MHz تا 11 MHz

است.

E. محدوده‌ی فرکانسی در فاصله 10 MHz تا 25 MHz

است.

F. محدوده‌ی فرکانسی در فاصله 32 MHz تا 150 MHz

است.

۱۰- واریابل : به کمک این واریابل فرکانس خروجی تنظیم

می‌شود. عقربه روی هر عددی قرار گیرد، با توجه به محدوده‌ی

فرکانسی انتخاب شده در حوزه‌ی کار A می‌توان مقدار فرکانس

خروجی را تعیین کرد.

■ دگمه‌های دستگاه را با توضیحات داده شده در مرحله‌ی

قبل تطبیق دهید و سعی کنید کار آن‌ها را به‌خاطر بسپارید.

■ سیگنال ژنراتور RF را روشن کنید و آن را روی فرکانس


۲۰۰ kHz بگذارید.

■ خروجی RF را مطابق شکل (۱-۱۳۹) به اسیلوسکوپ


وصل کنید. شکل موج را بر روی اسیلوسکوپ مشاهده کنید.



شکل ۱-۱۳۸

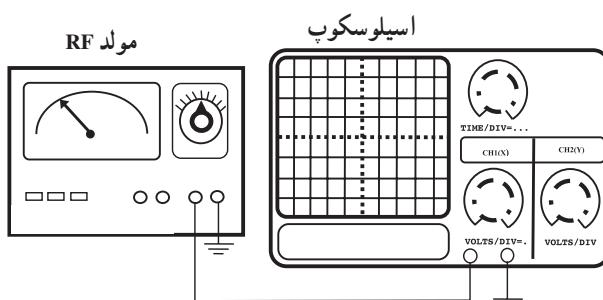

شکل ۱-۱۳۹- نحوه‌ی اتصال دستگاه سیگنال ژنراتور RF به
اسیلوسکوپ

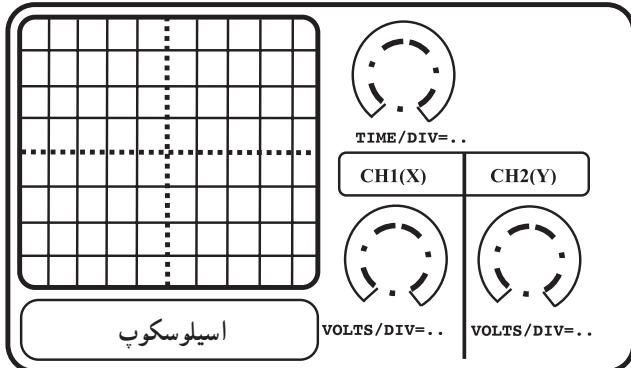


شکل ۱-۱۴۰

$$V_{\max} = \dots \text{ ولت}$$

$$V_{\min} = \dots \text{ ولت}$$

$$T = \dots \text{ ثانیه}$$

$$F = \frac{1}{T} \dots \text{ هرتز}$$

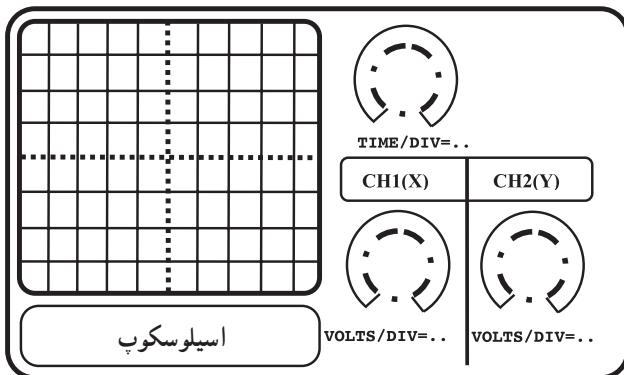

شکل ۱-۱۴۱

■ مقدار فرکانس و ضریب Time/Div را بنویسید.

$$\boxed{\text{Time / DIV} = \dots \dots \dots}$$

■ مقدار ضریب Volt / Div را بنویسید.

$$\boxed{\text{Volt / DIV} = \dots \dots \dots}$$

■ شکل موج خروجی را با مقیاس مناسب در شکل

(۱-۱۴۰) ترسیم کنید.

■ با تغییر ولوم دامنه‌ی سیگنال خروجی RF، حداقل و
حداکثر دامنه‌ی شکل موج خروجی را به دست آورید.


■ سیگنال ژنراتور را روی فرکانس F_{IF} = ۴۵۵ kHz تنظیم کنید.

■ شکل موج خروجی را بر روی اسیلوسکوپ مشاهده
کنید و خروجی را با مقیاس مناسب در شکل (۱-۱۴۱) ترسیم
کنید.


مقدار فرکانس را با توجه به ضریب Time/DIV محاسبه
کنید. مقدار ضریب Volt/DIV را بنویسید.

سؤال — آیا مقادیر اندازه‌گیری شده از روی اسیلوسکوپ
و عقره‌ی فرکانس سیگنال ژنراتور با هم تطابق دارند؟ شرح دهید.

پاسخ

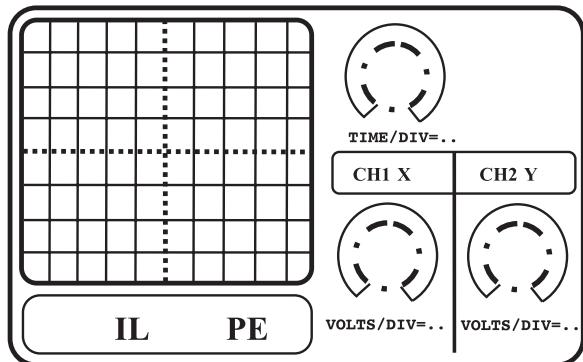


شکل ۱-۱۴۲

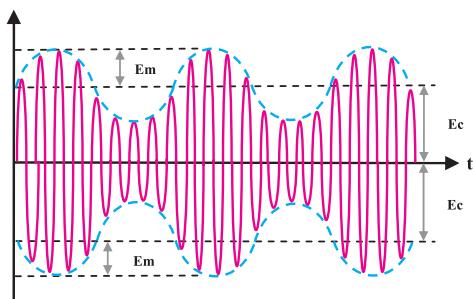

شکل ۱-۱۴۳

$$F = \dots \text{Hz} \quad \text{هر تر}$$

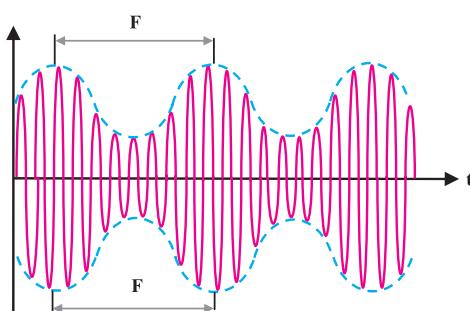

شکل ۱-۱۴۴

■ سیگنال ژنراتور را روی فرکانس ۴۵۵kHz و در وضعیت مدولاسیون داخلی قرار دهید. خروجی RF را به اسیلوسکوپ متصل کنید. شکل موج مدوله شده‌ی AM را مشاهده و با مقیاس مناسب در شکل (۱-۱۴۲) ترسیم کنید.

■ با توجه به شکل (۱-۱۴۳) مقدار ضریب مدولاسیون شکل موج مشاهده شده را به دست آورید.
 Em : دامنه‌ی سیگنال پیام
 Ec : دامنه‌ی سیگنال حامل


$$\begin{aligned} m &= \frac{Em}{Ec} \\ M &= \frac{Em}{Ec} \times 100\% \end{aligned}$$

$$m = \dots \quad M = \dots \%$$

■ فرکانس پوش مثبت و منفی سیگنال مدوله شده را مطابق شکل (۱-۱۴۴) به دست آورید.

پاسخ

■ آیا مقدار فرکانس اندازه‌گیری شده با فرکانس داخلی دستگاه سیگنال ژنراتور RF یعنی ۱kHz برابر است؟
 آیا می‌توان فرکانس به دست آمده را برابر با فرکانس پیام قرار داد؟

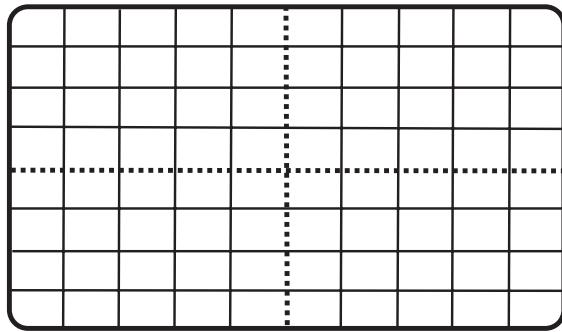

شکل ۱-۱۴۵

- با تغییر ولوم، دامنه‌ی مدولاسیون تغییرات شکل موج مدوله شده‌ی AM را بررسی کنید.

$$V_{\min} = \dots\dots\dots V \quad \text{ولت}$$

$$V_{\max} = \dots\dots\dots V \quad \text{ولت}$$

- با کاهش مقدار دامنه شکل موج مدوله شده را با مقیاس مناسب در شکل (۱-۱۴۵) ترسیم کنید.

$$E_m = \dots\dots\dots V, E_c = \dots\dots\dots V \quad \text{ولت}$$

- با افزایش مقدار دامنه، شکل موج مدوله شده را با مقیاس مناسب در شکل (۱-۱۴۶) ترسیم کنید.

$$E_m = \dots\dots\dots V, E_c = \dots\dots\dots V \quad \text{ولت}$$


- آیا مقادیر دامنه‌ی پیام B و دامنه‌ی سیگنال حامل A ثابت می‌باشند؟

- کلید انتخاب موج مدوله شده‌ی AM در دستگاه RF را روی حالت مدولاسیون خارجی (EXT) قرار دهید.

- فرکانس سیگنال ژنراتور را به دلخواه روی مقادیر ۸۰۰ kHz و یا ۱ MHz بگذارید.


- دامنه‌ی سیگنال ژنراتور RF را روی $V_{p-p}/8$ تنظیم کنید.

- توسط سیگنال ژنراتور AF یک موج سینوسی با دامنه‌ی $4V_{p-p}/10$ و فرکانس ۱ kHz ایجاد کنید و توسط سیم رابط مطابق شکل (۱-۱۴۷) به ورودی RF اتصال دهید.

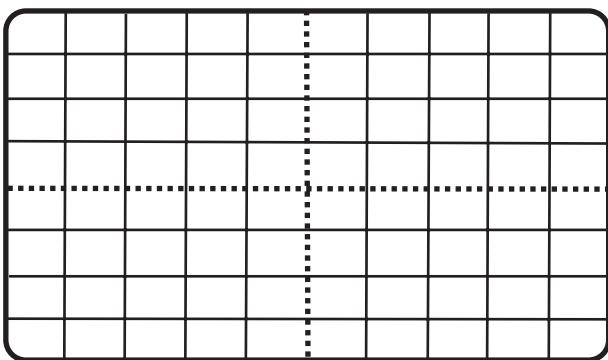


شکل ۱-۱۴۶

اسیلوسکوپ

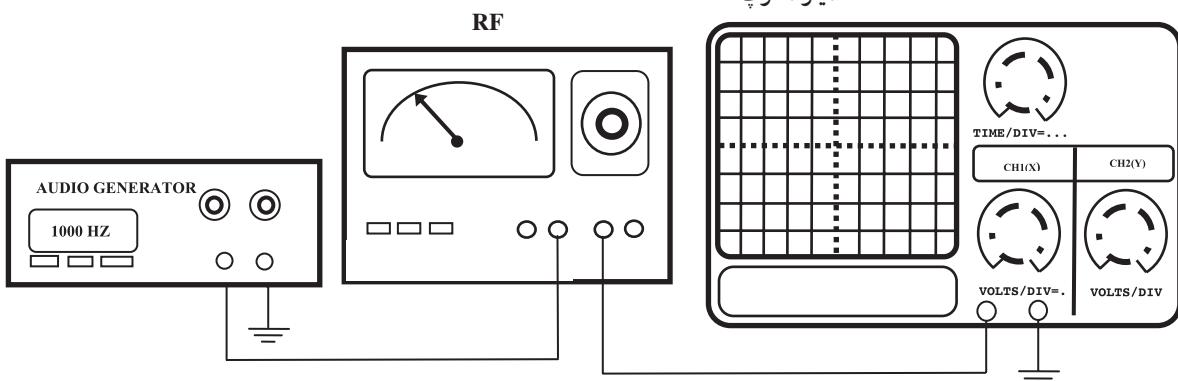

شکل ۱-۱۴۷

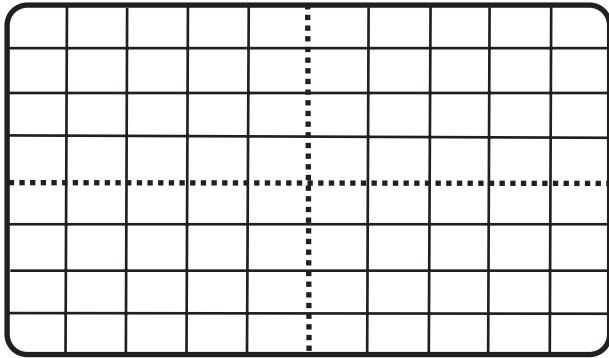

شکل ۱-۱۴۸

پاسخ

- خروجی دستگاه سیگنال ژنراتور RF را به اسیلوسکوپ وصل کنید.

شکل موج خروجی سیگنال ژنراتور RF را با مقیاس مناسب در شکل (۱-۱۴۸) ترسیم کنید.

- مقدار ضریب مدولاسیون موج مدوله شده را به دست آورید.

$$m =$$

$$M = \%$$

- نوع مدولاسیون AM را از نظر درصد مشخص کنید.

دامنهٔ سیگنال ژنراتور AF را روی $\frac{1}{8} V_{p-p}$ قرار دهید و مجددآن را به سیگنال ژنراتور RF اعمال کنید.


- شکل موج خروجی سیگنال ژنراتور RF را با مقیاس مناسب روی شکل (۱-۱۴۹) ترسیم کنید.

- مقدار ضریب مدولاسیون را به دست آورید.

$$m = \quad M = \%$$

- درصد مدولاسیون AM را مشخص کنید.

پاسخ

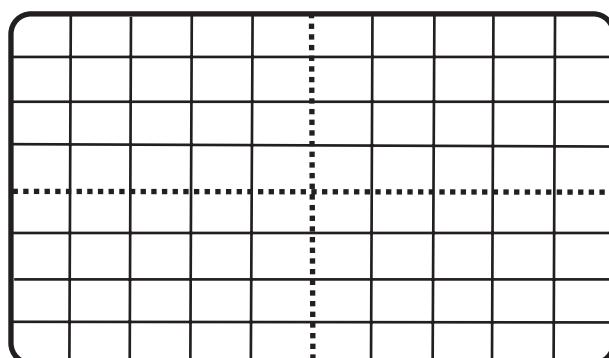

شکل ۱-۱۴۹

پاسخ


- دامنهٔ سیگنال ژنراتور AF را روی $\frac{1}{2} V_{p-p}$ قرار دهید و دوباره آن را به سیگنال ژنراتور RF وصل کنید.

شکل موج خروجی سیگنال ژنراتور RF را با مقیاس مناسب روی شکل (۱-۱۵۰) ترسیم کنید.

- مدار ضریب مدولاسیون را به دست آورید.

$$m = \quad M = \%$$

- نوع مدولاسیون AM را با توجه به درصد مدولاسیون مشخص کنید.

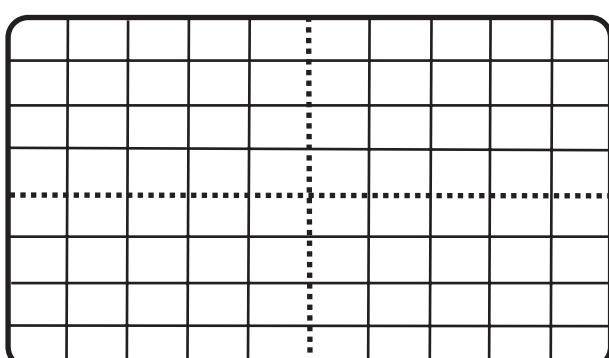

شکل ۱-۱۵۰

خودآزمایی عملی

۱- کاربرد دستگاه سیگنال ژنراتور AF را بنویسید.


پاسخ:

.....
.....
.....
.....
.....

پاسخ:

.....
.....
.....
.....
.....

۲- کاربرد دستگاه سیگنال ژنراتور RF را بنویسید.

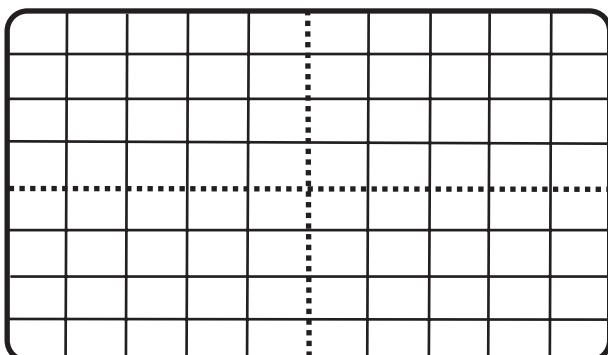

شکل ۱-۱۵۱

۳- آزمایش مربوط به مدولاسیون داخلی را با شکل موج مربعی انجام دهید و شکل موج خروجی سیگنال ژنراتور RF را با مقیاس مناسب روی شکل ۱-۱۵۱ ترسیم کنید.

۴- آیا می‌توان توسط سیگنال ژنراتور AF و RF یک فرستنده‌ی کوچک AM ساخت؟
شکل بلوک دیاگرام و نحوه‌ی اتصال سیگنال ژنراتور AF به RF را ترسیم کنید.

زمان: ۲ ساعت

آزمون عملی (۱)

۱- توسط سیگنال ژنراتور RF و AF یک موج مدولاسیون خارجی با فرکانس حامل $f_c = 80 \text{ kHz}$ و دامنه‌ی ولتاژ $E_c = 8 \text{ V}_{\text{p-p}}$ و فرکانس پیام $f_m = 2 \text{ kHz}$ و ضریب مدولاسیون $\mu = 50\%$ درصد ایجاد کنید. سپس شکل موج را با مقیاس مناسب روی کاغذ میلی‌متری بکشید.

۲- شکل موج AM استاندارد را بر روی اسیلوسکوپ مشاهده و آن را ترسیم کنید.

۳- بلوک دیاگرام نحوه‌ی اتصال سیگنال ژنراتور AF به RF و اسیلوسکوپ را ترسیم کنید.


زمان: ۸ ساعت




شکل ۱-۱۵۲- فانکشن ژنراتور



شکل ۱-۱۵۳- اسیلوسکوپ

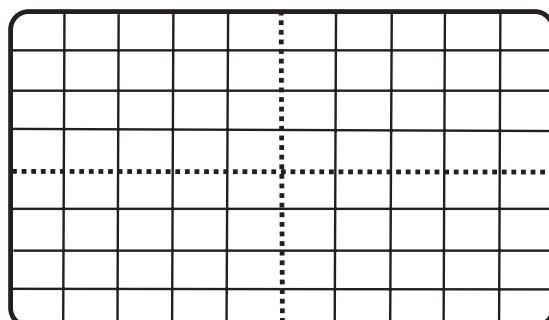

شکل ۱-۱۵۴

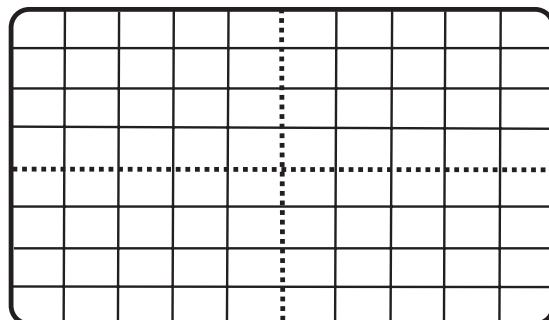

شکل ۱-۱۵۵

۱-۱۸- کار عملی (۲)

۱-۱۸-۱- خلاصه آزمایش: در این آزمایش به بررسی دستگاه فانکشن ژنراتور دارای مدولاسیون FM می پردازیم و با نحوه ساخت موج مدوله شده FM آشنا می شویم.

۱-۱۸-۲- وسایل و تجهیزات لازم:

■ سیگنال ژنراتور و فانکشن ژنراتور با مدولاسیون FM،
شکل (۱-۱۵۲).

■ اسیلوسکوپ، شکل (۱-۱۵۳).


■ پراب و سیم های رابط

۱-۱۸-۳- مراحل اجرای آزمایش:


■ یک نوع دستگاه فانکشن ژنراتور دارای مدولاسیون FM را در اختیار بگیرید و کار تک تک دگمه های آن را مورد بررسی قرار دهید.

□ با توجه به اصول کار فانکشن ژنراتور مراحل زیر را اجرا کنید.


الف - دستگاه فانکشن ژنراتور را فقط به عنوان سیگنال ژنراتور سینوسی استفاده کنید و شکل موج خروجی آن را برای حداقل و حداقل فرکانس با مقیاس مناسب روی شکل های (۱-۱۵۴) و (۱-۱۵۵) ترسیم کنید. دامنه را روی حداقل قرار دهید.

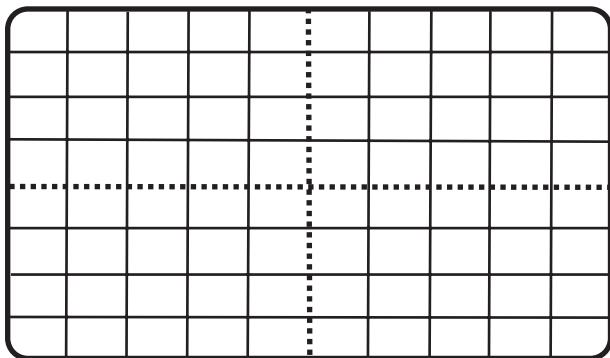


شکل ۱-۱۵۶

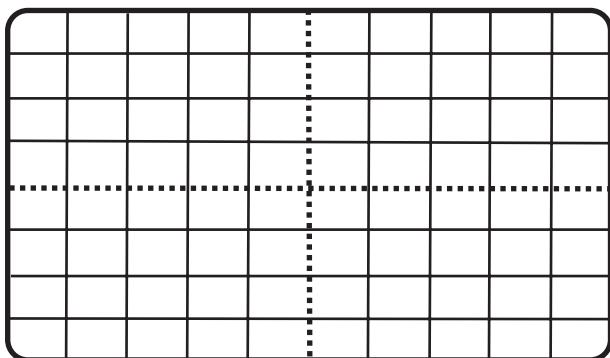

شکل ۱-۱۵۷

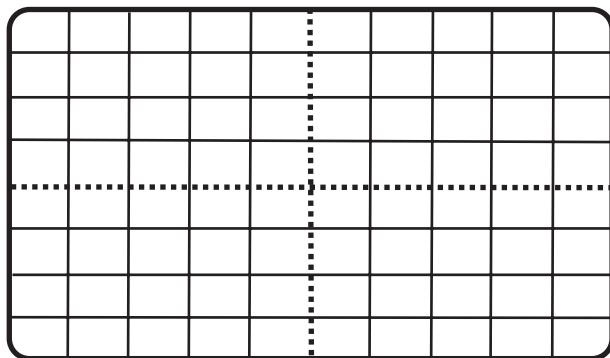

شکل ۱-۱۵۸

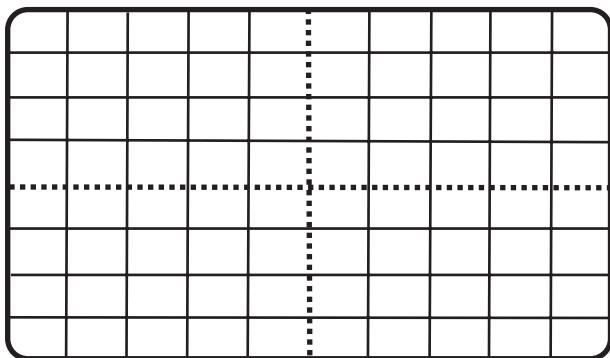

شکل ۱-۱۵۹

ب - فانکشن ژنراتور را به عنوان سیگنال ژنراتور مثلثی، مربعی، مثلثی متقارن و مربعی متقارن مورد استفاده قرار دهید. حداقل و حداقل فرکانس آن را به دست آورید. در هر حال شکل موج خروجی را برای کمترین و بیشترین فرکانس با مقایسه مناسب روی شکل های (۱-۱۵۶)، (۱-۱۵۷)، (۱-۱۵۸) و (۱-۱۵۹) ترسیم کند.

توجه: روی هر شکل ۲ منحنی یکی با فرکانس کمترین و دیگری با فرکانس بیشترین رسم کنید. مقدار فرکانس را روی هر منحنی بنویسید.

ج - درهیک از مراحل قبلی حداقل و حداکثر دامنه خروجی را به دست آورید.

$$V_{o\min} = \dots \dots \dots V$$

$$V_{o\max} = \dots \dots \dots V$$

..... پاسخ:

.....

.....

.....

.....

..... پاسخ:

.....

.....

.....

.....

د - عملکرد دگمه DC offset را روی سیگنال خروجی بررسی کنید و توضیح دهید چه عملی را انجام می دهد؟


ه - کار دگمه Atten را شرح دهید.

■ قسمت مدولاسیون AM دستگاه را در نظر بگیرید و دستگاه را در وضعیت مدولاسیون AM قرار دهید. شکل موج خروجی را در حالت های زیر ترسیم کنید.


توجه: فرکانس حامل و پیام دلخواه است.

الف - دامنه سیگنال حامل حداکثر و درصد مدولاسیون حداکثر.

شکل موج خروجی را با مقیاس مناسب بر روی شکل (۱۶۰) ترسیم کنید.

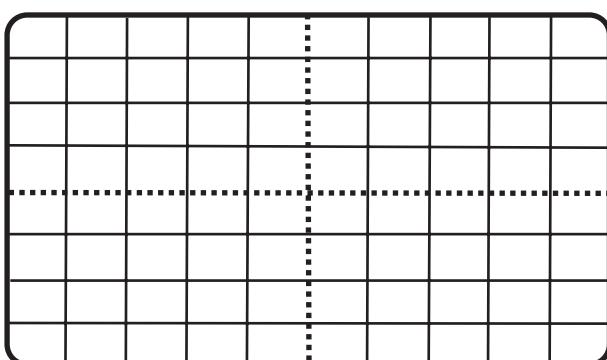


شکل ۱-۱۶۰

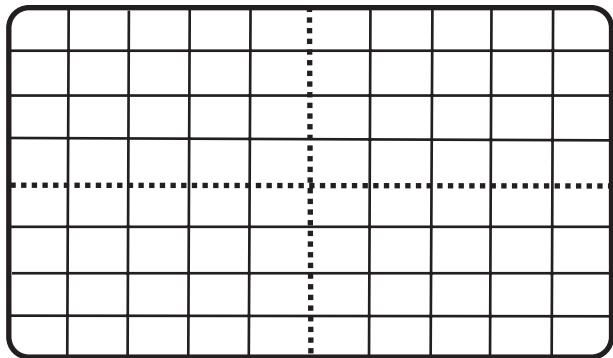

شکل ۱_۱۶۱

ب - دامنه‌ی سیگنال حامل، $\frac{1}{2}$ حداکثر و درصد مدولاسیون ۵۰٪.

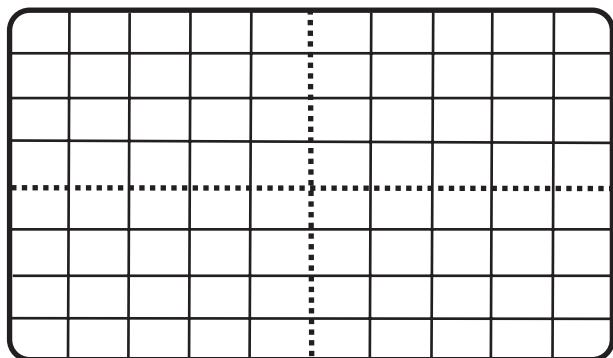
شکل موج خروجی را با مقیاس مناسب بر روی شکل ۱_۱۶۱ ترسیم کنید.



شکل ۱_۱۶۲

ج - دامنه‌ی سیگنال حامل حداکثر و درصد مدولاسیون ۲۵٪.

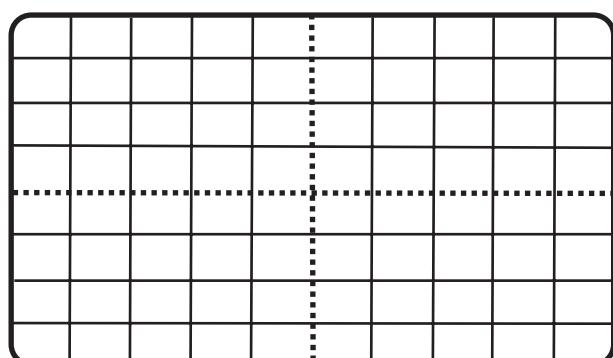شکل موج خروجی را با مقیاس مناسب روی شکل ۱_۱۶۲ ترسیم کنید.




شکل ۱_۱۶۳

د - دامنه‌ی سیگنال حامل $\frac{1}{2}$ حداکثر و درصد مدولاسیون ۷۵٪.

شکل موج خروجی را با مقیاس مناسب روی شکل ۱_۱۶۳ ترسیم کنید.

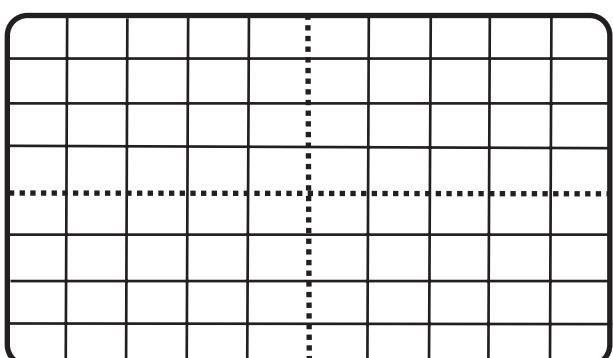■ سایر کارآیی‌های Modulation را مشخص کرده و شرح دهید.




شکل ۱_۱۶۴

شکل موج خروجی را با مقیاس مناسب روی شکل ۱_۱۶۴ ترسیم کنید.

فرکانس f	۲MHz
Rate	حداقل
Width	حداقل

الف -

۱_۱۸_۴ - ساخت موج FM: دستگاه را روی Sweep فرار دهید. شکل موج خروجی را در شرایط زیر ترسیم کنید و مقادیر آن را بنویسید.

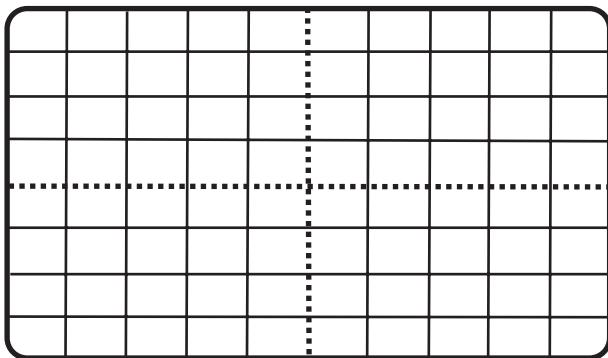


شکل ۱-۱۶۵

ب -

فرکانس f	۲MHz
Rate	حداقل
Width	حداکثر

شکل موج خروجی را با مقیاس مناسب روی شکل ۱-۱۶۵ ترسیم کنید.

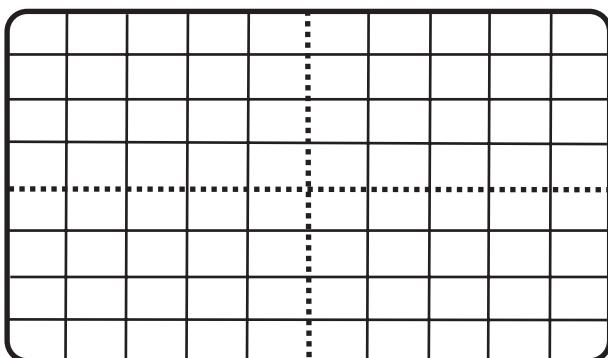

شکل ۱-۱۶۶

ج -


فرکانس f	۲MHz
Rate	حداکثر
Width	حداکثر

شکل موج خروجی را با مقیاس مناسب روی شکل ۱-۱۶۶ ترسیم کنید.

د -

فرکانس f	۲MHz
Rate	حداقل به گونه‌ای باشد که تغییرات فرکانس دیده شود.
Width	حداکثر

شکل موج خروجی را با مقیاس مناسب روی شکل ۱-۱۶۷ ترسیم کنید.

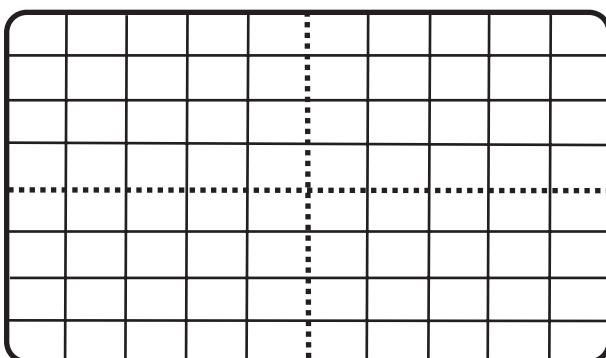

شکل ۱-۱۶۷

پاسخ:

■ بررسی کنید آیا سیگنال به دست آمده در مراحل قبل، یک سیگنال FM است؟ شرح دهید.

■ و Rate و Width را طوری تنظیم کنید که انحراف فرکانس قابل اندازه‌گیری باشد.


$$F_D = F_H - F_L$$

$$F_D = \dots \text{?} \text{Hz}$$

حداکثر Rate


$$F_D = \dots \text{?} \text{Hz}$$

حداکثر Width

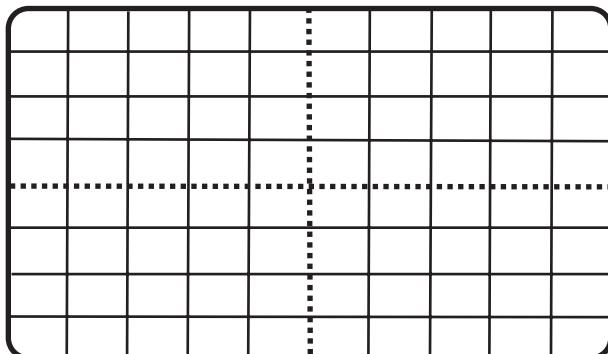


شکل ۱-۱۶۸

$$F_D = \dots \text{?} \text{Hz}$$

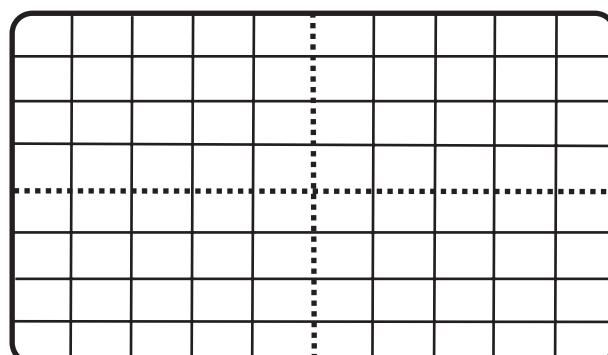

شکل ۱-۱۶۹

$$F_D = \dots \text{?} \text{Hz}$$

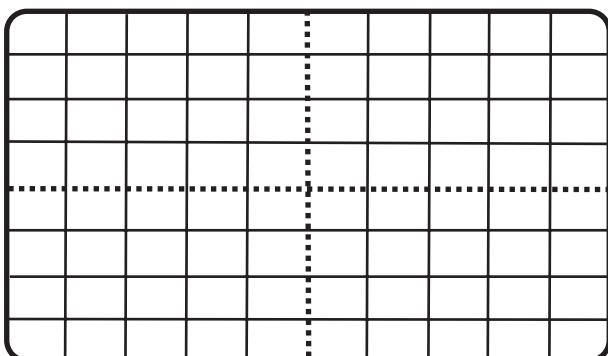

شکل ۱-۱۷۰

$$F_D = \dots \text{?} \text{Hz}$$

■ مراحل کار ۱-۱۸-۴ را تکرار کنید تا مفهوم FM کاملاً قابل درک باشد. مقدار انحراف فرکانس برای حداکثر و Width اندازه بگیرید.

■ Sweep را خاموش کنید و ترمینال‌های پشت دستگاه را شناسایی کنید و کار هر یک را دقیقاً بنویسید. برای هر کدام یک آزمایش انجام دهید.

■ توسط سیگنال ژنراتور AF سیگنالی را به ورودی VCC پشت دستگاه اعمال کنید و آن را روی ۴ هرتز قرار دهید. دامنهٔ خروجی روی عدد ۴ باشد.

■ خروجی سیگنال ژنراتور را به اسیلوسکوپ اعمال کنید و آن را روی ۱ مگاهرتز قرار دهید.

■ شکل موج خروجی را با مقیاس مناسب روی شکل ۱-۱۶۸) ترسیم کنید و انحراف فرکانس را اندازه بگیرید.

■ سیگنال ژنراتور AF را روی ۵ هرتز قرار دهید و میزان انحراف فرکانس را اندازه بگیرید.

■ شکل موج خروجی را در مرحله قبل با مقیاس مناسب بر روی شکل (۱-۱۶۹) ترسیم کنید. نحوهٔ اندازه‌گیری انحراف فرکانس را تشریح کنید.

.....
.....
.....
.....
.....

■ سیگنال ژنراتور AF را روی ۴ کیلوهرتز قرار دهید. شکل موج خروجی را با مقیاس مناسب بر روی شکل ۱-۱۷۰) ترسیم کنید.

انحراف فرکانس را اندازه بگیرید.
■ کلیهٔ آزمایش‌های فوق را، با فرکانس ۲۰۰ کیلوهرتز تکرار کنید.

آزمون پایانی (۱)

- ۱- در سیگنال مدوله شده AM در صورتی که $E_m = ۳V$ و $E_C = ۱۲V$ باشد، ضریب مدولاسیون چقدر است؟
- (۱) $۰/۲$ (۲) $۰/۲۵$ (۳) $۰/۴$ (۴) $۰/۵$
- ۲- وظیفه طبقات IF در گیرنده‌های رادیویی FM-AM چیست؟
- (۱) تقویت سیگنال صوتی (۲) تقویت فرکانس میانی (۳) نوسان‌ساز سیگنال RF (۴) مخلوط کردن سیگنال RF با نوسان‌ساز
- ۳- در گیرنده‌های سوپر هتروداین AM، فرکانس IF حدوداً چقدر است؟
- (۱) $۴۵۵kHz$ (۲) $۱۰/۷kHz$ (۳) $۴۵۵MHz$ (۴) $۱۰/۷MHz$
- ۴- اگر فرکانس پیام در AM $3,000$ کیلوهرتز باشد پهنازی باند گیرنده چند کیلوهرتز است؟
- (۱) ۱۰ (۲) ۶ (۳) ۸ (۴) ۳
- ۵- انحراف فرکانس در FM تجاری چند کیلوهرتز است؟
- (۱) ۷۵ (۲) ۱۵ (۳) ۱۰ (۴) ۲۵
- ۶- وظیفه AFC در گیرنده AM کدام است؟
- (۱) تولید فرکانس IF (۲) نوسان‌ساز سیگنال RF (۳) تقویت فرکانس IF (۴) پایدار کردن نوسان‌ساز محلی
- ۷- حساسیت در گیرنده یعنی :
- (۱) میزان ثابت بودن فرکانس ایستگاه در گیرنده
(۲) درجهٔ صحت و دقت سیگنال خروجی تقویت کننده RF
(۳) قابلیت دریافت حداقل سیگنال ضعیف فرستنده
(۴) انتخابگری سیگنال ایستگاه
- ۸- در فرکانس رادیویی خیلی زیاد در خطوط انتقال فقط ظاهر می‌شود.
- (۱) L (۲) RC (۳) RLC (۴) L,C
- ۹- مقدار امپدانس مشخصه کابل هم محور چند اهم است؟
- (۱) ۲۵° (۲) ۷۵° (۳) ۳۰° (۴) ۱۵°
- ۱۰- امپدانس مشخصه خط انتقال از کدام رابطه به دست می‌آید؟
- (۱) $\frac{L}{C}$ (۲) $\frac{C}{L}$ (۳) $\sqrt{\frac{L}{C}}$ (۴) $\sqrt{\frac{C}{L}}$

۱۱- قطع و وصل کلیدهای الکتریکی و مدارها چه نوع نویزی تولید می‌کنند؟

(۱) نویز خارجی (۲) نویز اتمسفر (۳) نویز بشر

۱۲- امپدانس خروجی میکروفون در محدوده‌ی اهم می‌باشد.

(۱) ۶۰۰ تا ۲۰۰ (۲) ۲۰۰ تا ۶۰۰

(۳) ۱۰۰۰ تا ۳۰۰ (۴) ۱۰۰۰ تا ۶۰۰

۱۳- در کدام میکروفون ممبران با سیم پیچ حرکت می‌کند؟

(۱) خازنی (۲) الکترومغناطیسی

(۳) زغالی (۴) الکرودینامیکی

۱۴- طبقات مشترک بین دو موج در گیرنده‌ی رادیویی FM-AM را نام ببرید.