

واحد کار دوم

توانایی سیم‌کشی مدارات الکتریکی و الکترونیکی خودرو

هدف کلی

کاربرد الکترونیک در خودرو

هدف‌های رفتاری: فرآگیر پس از گذراندن این واحد کار قادر خواهد بود :

- ۱- اصول الکترونیک (آنالوگ و دیجیتال) را توضیح دهد.
- ۲- اجزای مدارهای الکتریکی و الکترونیکی (مقاموت، خازن، سلف، دیود، ترانزیستور و ...) را توضیح دهد.
- ۳- کاربرد انواع دستگاه‌های اندازه‌گیری الکترونیکی را توضیح دهد.
- ۴- با استفاده از دستگاه‌های اندازه‌گیری الکترونیکی کمیت‌های مختلف را اندازه‌گیری کند.
- ۵- طراحی و اجرای مدارهای ساده‌ی الکترونیکی را انجام دهد.
- ۶- اجرای مدارهای الکترونیکی را عیب‌یابی و رفع عیب کند.
- ۷- کاربرد الکترونیک در خودرو را توضیح دهد.
- ۸- عملکرد حسگرها و عملگرها را توضیح دهد.
- ۹- حسگرها و عملگرها را عیب‌یابی کند.
- ۱۰- اصول اینمنی و حفاظتی کاروری مدارهای الکتریکی و الکترونیکی را توضیح دهد.
- ۱۱- هنگام کار بر روی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی، نکات اینمنی را رعایت کند.

ساعت‌آموزش

نظری	عملی	جمع
۴۰	۶۰	۱۰۰

پیش آزمون (۲)


۱- کدام یک از قطعات زیر قطعه‌ی الکترونیکی است؟

- الف) باتری خودرو
- ب) لامپ چراغ‌های جلو
- ج) کویل
- د) ترانزیستور

۲- در مورد قطعه‌ی مقابل آنچه را که می‌دانید توضیح دهید.

پاسخ:

.....
.....
.....
.....

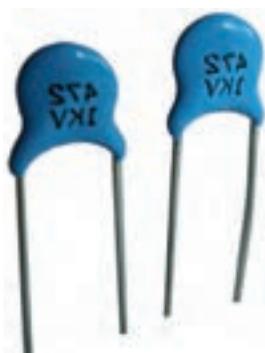

۳- کاربرد دستگاه شکل مقابل را توضیح دهید.

پاسخ:

.....
.....
.....
.....
.....
.....



۴- برای آزمایش دیود از کدام دستگاه استفاده می‌شود؟

- الف) سیگنال ژنراتور AF
- ب) تاکومتر
- ج) مولتی‌متر
- د) اسیلسکوپ

۵- نکات اینمنی در هنگام کاربر روی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی خودرو را توضیح دهید.

۶- تفاوت تستر لامپی و تستر با منبع تغذیه را توضیح دهید.

۷- مقدار مقاومت شکل مقابل برابر است با :



- | | | | |
|---------------|----|--------------|------|
| - ۲۰ . ۶/۲k . | ب) | - ۱۰ . ۶۲۰ . | الف) |
| - ۲۰ . ۶۲k . | د) | - ۱۰ . ۲۶k . | ج) |



دستگاه تست الکترونیکی



صندلی چرخ دار الکترونیکی



ترمودینامیکی ABS



چراغ راهنمایی




لوازم الکترونیکی داخلی خودرو




دستگاه تست ترموز

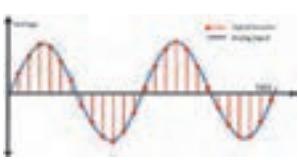شکل ۲-۱— نمونه هایی از کاربرد الکترونیک در لوازم مختلف




سیگنال آنالوگ

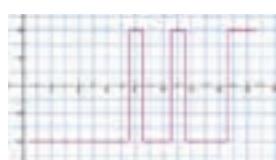

سیگنال دیجیتال



سیگنال دیجیتال منقطع است
سیگنال آنالوگ پیوسته است

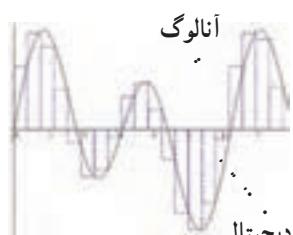

شکل ۲-۲— الف — مقایسه سیگنال های آنالوگ و دیجیتال با یکدیگر

۱-۲— آشنایی با اصول الکترونیک (آنالوگ — دیجیتال)



۱-۱— علم الکترونیک: علم الکترونیک علمی است که با الکtron سروکار دارد. این علم به طیف گسترده‌ای از الکتریسیته اطلاق می‌شود که با استفاده از حرکت الکtron‌ها در انواع نیمه‌هادی‌ها کار می‌کند و سبب اختراع دیودها، ترانزیستورها، آی‌سی (IC)‌ها، قطعات نصب سطحی (SMD) و ریزپردازنده‌ها شده است. پیدید آمدن دگرگونی‌های فراوان در این علم باعث شده است در تمام صنایع، از جمله لوازم خانگی، دستگاه‌های کنترل از راه دور، ماہواره‌ها، لوازم پزشکی، خطوط تولید صنعتی، انواع خودروهای مدرن و ...، کاربرد و نفوذ داشته باشد. در شکل ۲-۱، چند نمونه از این کاربردها را ملاحظه می‌کنید.

جست و جو کنید:

وسایل منزل خود را شناسایی کنید و نام دستگاه‌هایی را که در آن الکترونیک استفاده شده است فهرست نمایید. چند درصد از وسایل برقی شما الکترونیک به کار رفته است.

۲-۱— تعریف الکترونیک آنالوگ:

سیگنال پیوسته یا سیگنال آنالوگ (Analogue): سیگنالی پیوسته در گذر زمان است. به عبارت دیگر، با گذر زمان، دامنه‌ی سیگنال همواره پیوسته باقی می‌ماند و کوچک‌ترین تغییر در سیگنال الکتریکی دارای مفهوم است و هیچ جزئی از سیگنال را نمی‌توانید پیدا کنید که از جزء قبلی خود جدا باشد. ولتاژ دی‌سی (DC) و ولتاژ سینوسی از نوع سیگنال‌های پیوسته یا آنالوگ هستند.

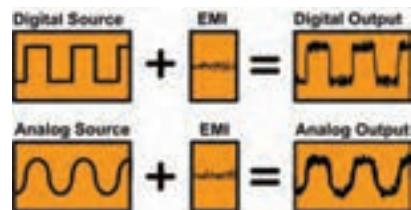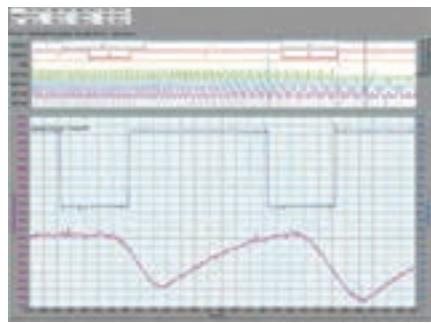

شکل ۲-۲-ب - نمونه‌هایی از سیگنال آنالوگ و دیجیتال

سیگنال دیجیتال یا منقطع (Digital signal): سیگنال دیجیتال سیگنالی است که با گذر زمان یا وجود دارد یا وجود ندارد. از این جهت آن را سیگنال دیجیتال یا رقمی می‌نامند. عموماً سیگنال دیجیتال را با صفر و یک می‌شناسند. در شکل ۲-۲، الف و ب چند نمونه سیگنال آنالوگ و دیجیتال و مقایسه‌ی آن‌ها با یکدیگر را مشاهده می‌کنید.

۲-۲- آشنایی با اجزاء مدارهای الکتریکی و الکترونیکی

در مدارهای الکتریکی قطعات بسیار متنوعی به کار می‌رود. تنوع این قطعات در مدارهای الکترونیکی بیشتر است. در قطعات متداول در مدارهای الکترونیکی می‌توان مقاومت، خازن، سیم پیچ (سلف) باتری، دیود، ترانزیستور و آی‌سی را نام برد. در این قسمت به تشریح و کاربرد عمومی تعدادی از آن‌ها می‌پردازیم. در شکل ۲-۳، نمونه‌هایی از قطعات الکترونیکی را ملاحظه می‌کنید.




شکل ۲-۳- نمونه‌هایی از قطعات الکترونیکی




در آزمایشگاه‌های الکترونیک معمولاً قطعات الکترونیکی را در یک جعبه قرار می‌دهند تا به هنگام ضرورت، از قطعه‌ی موردنیاز سریع‌تر استفاده کنند. در شکل ۲-۴، یک جعبه از مجموعه‌ی قطعات الکترونیکی را، که در حد نسبتاً گسترده‌ای کاربرد دارد، ملاحظه می‌کنید.

شکل ۲-۴—مجموعه‌ای از قطعات الکترونیکی، که در آزمایشگاه و مدارهای الکترونیکی به کار می‌روند.

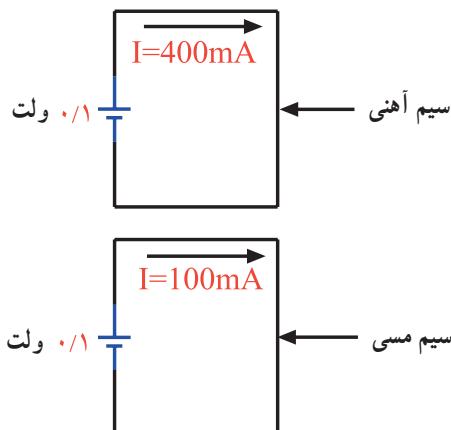

شکل ۲-۵— مقاومت الکتریکی سیم آهنی بیش‌تر از سیم مسی است زیرا جریان کم‌تری از آن عبور می‌کند.

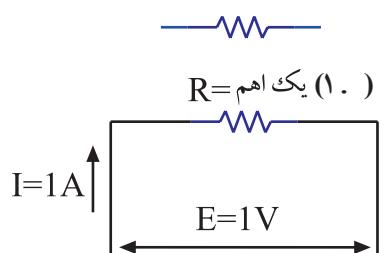

شکل ۲-۶—نماد مقاومت الکتریکی و واحد آن

مقاومت الکتریکی خاصیتی از ماده است که با عبور جریان مخالفت می‌کند.

۱-۲-۲-۱— مقاومت الکتریکی:

تعريف: مقاومت الکتریکی قطعه‌ای است که در مقابل عبور جریان از خود ایستادگی نشان می‌دهد. برای مثال، سیم آهنی در مقایسه با سیم مسی (در صورت داشتن طول و قطر مساوی) در مقابل عبور جریان الکتریکی ایستادگی بیش‌تری را نشان می‌دهد. در شکل ۲-۵، با قرار دادن ولتاژی برابر با ۱/۱ ولت در دو سر دو قطعه سیم آهنی و مسی مشابه، جریان عبوری از سیم مسی 40 mA و جریان عبوری از سیم آهنی 100 mA می‌باشد.

واحد مقاومت الکتریکی: واحد مقاومت الکتریکی اهم است. در صورتی که، طبق شکل ۲-۶، به دوسر یک مقاومت الکتریکی ولتاژی برابر با ۱/۱ ولت اعمال کنیم، هرگاه جریان عبوری از مقاومت یک آمپر باشد، مقدار مقاومت برابر با یک اهم است. اهم را با علامت . (آمگا) نشان می‌دهند.




شکل ۲-۷- تصویر ظاهری مقاومت، علامت قراردادی همراه با نام مقاومت و مقدار آن در مدار

مقاومت الکتریکی را با R^1 مشخص می‌کنند. در مدارهای الکتریکی معمولاً مقدار مقاومت را روی آن می‌نویسند و آن را با شماره‌ای نشان می‌دهند. در شکل ۲-۷، شکل ظاهری مقاومت و نحوه‌ی نشان دادن آن را در مدار (نماد مقاومت) ملاحظه می‌کنید. مقاومت نشان داده شده، مقاومت شماره‌ی ۳۲ و مقدار آن برابر با $330\text{ }\Omega$ است.


نحوه‌ی خواندن مقاومت: مقاومت‌ها را به دو روش می‌خوانند.

روش اول: نوشتمن مقدار مقاومت به طور مستقیم روی بدنه‌ی مقاومت از این روش برای مقاومت‌هایی که دارای ابعاد بزرگ‌تری هستند استفاده می‌شود. هر مقاومت دارای مقداری تولرانس یا خطاست. یعنی مقدار واقعی مقاومت از مقدار نوشته شده‌ی روی آن کم تر یا بیش تر است. مقدار تولرانس را در برخی از مقاومت‌ها به طور مستقیم روی آن می‌نویسند (شکل ۲-۸).

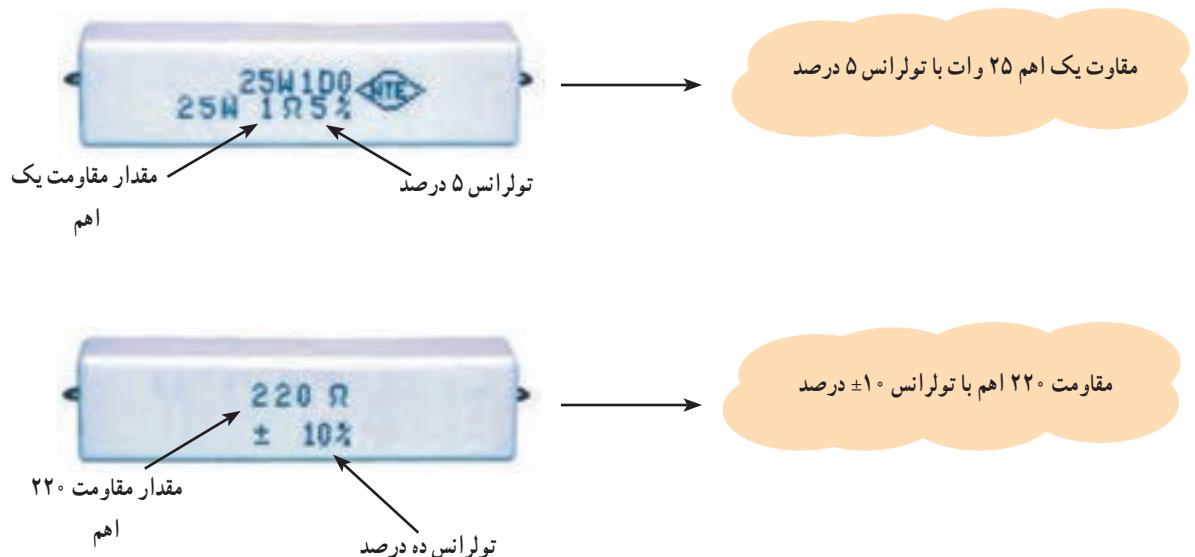

شکل ۲-۸- نوشتمن مقدار مقاومت و تولرانس آن روی بدنه‌ی مقاومت


۱- حرف اول کلمه‌ی Resistance به معنی مقاومت الکتریکی است.

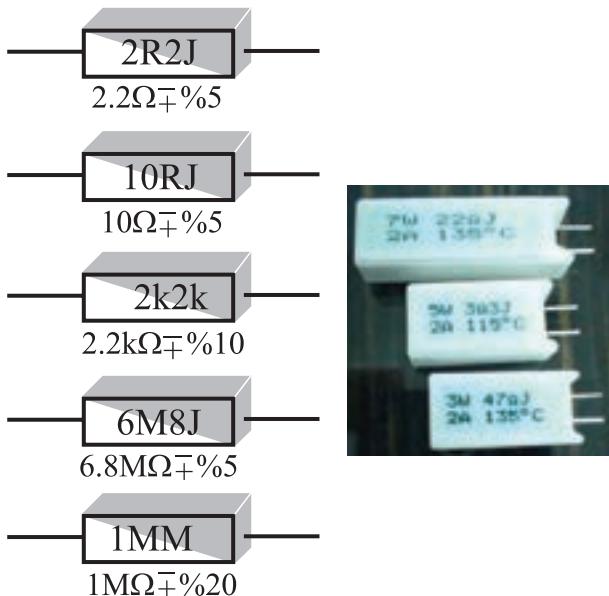

شکل ۲-۹— نشان دادن مقدار مقاومت‌ها با استفاده از حروف و اعداد

روش دوم: در این روش مقدار مقاومت به طور مستقیم و با روش خاص روی بدنهٔ مقاومت نوشته می‌شود. در این حالت به جای واحدها حروف R، K و M و به جای تولرانس حروف J، K و M به کار می‌رود. یعنی به جای تولرانس ۵٪ از حرف J، به جای تولرانس ۱٪ از حرف K و به جای تولرانس ۰٪ از حرف M استفاده می‌کنند. در ضمن، حروف R اهم، K (کیلواهم) و M (مگا اهم) را، علاوه بر نمایش مقدار مقاومت، به جای ممیز نیز به کار می‌برند. در شکل ۲-۹ چند نمونه از این نوع مقاومت‌ها نشان داده شده است.


با کمک این جداول می‌توانید مقدار مقاومت‌ها را بخوانید سعی کنید رنگ‌ها را به خاطر بسپارید.

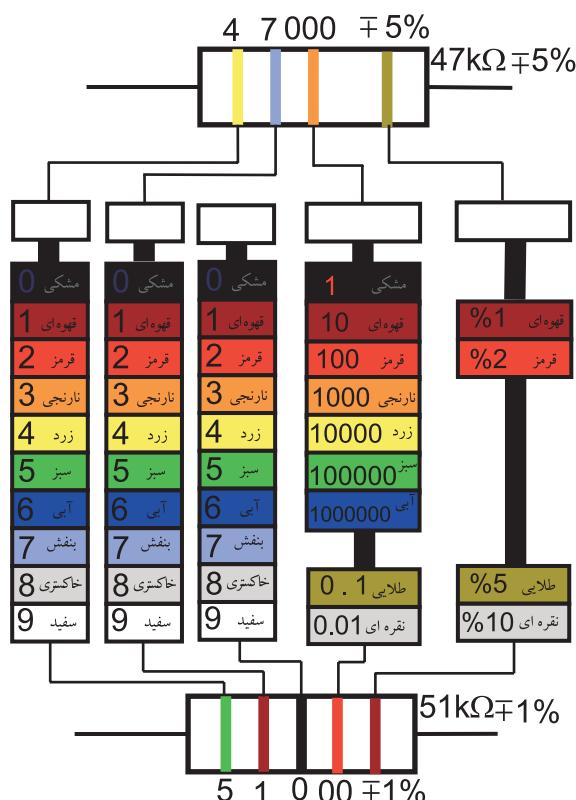

شکل ۲-۱۰— نحوهٔ تعیین مقدار اهم و تولرانس مقاومت‌ها با ۴ نوار رنگی و ۵ نوار رنگی

روش سوم: در این روش مقدار مقاومت و تولرانس آن را با استفاده از نوارهای رنگی روی بدنهٔ مقاومت مشخص می‌کنند. نوارهای رنگی را معمولاً برای مقاومت‌های کوچک، که امکان نوشتند و خواندن مقاومت به طور مستقیم بر روی آن وجود ندارد، به کار می‌برند. تعداد نوارهای رنگی چهار یا پنج عدد است. در مقاومت‌های با چهار نوار رنگی، رنگ نوار اول و دوم را مطابق شکل ۲-۱ به نشانهٔ اعداد صحیح و رنگ نوار سوم را به نشانهٔ ضرب (تعداد صفرها) و رنگ نوار چهارم را به نشانهٔ تولرانس در نظر می‌گیرند. در مقاومت‌های با ۵ نوار رنگی، رنگ نوار اول و دوم و سوم را به نشانهٔ اعداد صحیح و رنگ نوار چهارم را به نشانهٔ ضرب یا تعداد صفرها و رنگ نوار پنجم را به نشانهٔ تولرانس در نظر می‌گیرند.

در شکل ۲-۱ نحوهٔ خواندن مقاومت‌های با چهار نوار رنگی و پنج نوار رنگی نشان داده شده است.

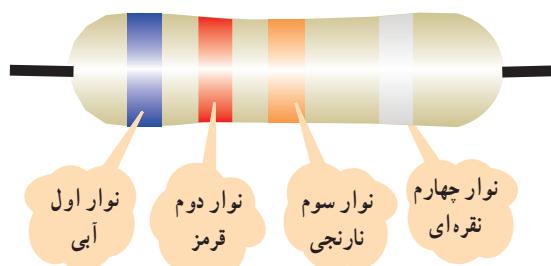


شکل ۲-۱۱- مقاومت چهار نواره

مثال ۱ : با مراجعه به شکل ۱۱-۲-۱۱ مقدار مقاومت و تولرانس آن را به دست آورید.


نوار چهارم	نوار سوم	نوار دوم	نوار اول
تولرانس	ضریب	رقم دوم	رقم اول
۲۰٪	۰۰۰	۲	۶
چون مقاومت ۴ نواره است			
$R = 62000 \Omega = 62k\Omega$			۲۰٪



شکل ۲-۱۲- مقاومت ۴ نواره

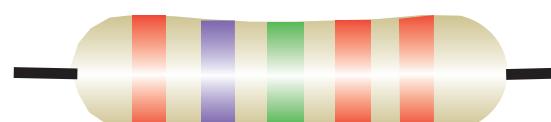

شکل ۲-۱۳- مقاومت ۵ نواره

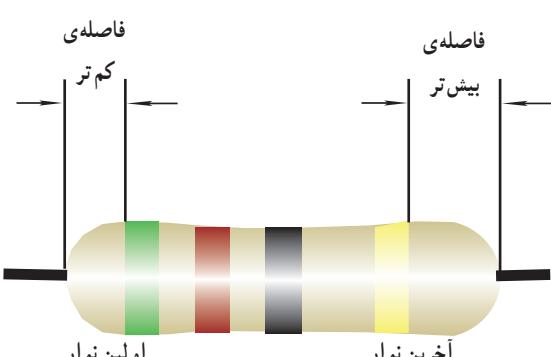

شکل ۲-۱۴- مقدار مقاومت از نواری خوانده می‌شود که به انتهای نزدیک‌تر باشد.

مثال ۲ : با مراجعه به شکل‌های ۱۲-۲ و ۱۳-۲ مقدار مقاومت را به دست آورید.

نوار چهارم	نوار سوم	نوار دوم	نوار اول
تولرانس	ضریب	رقم دوم	رقم اول
۵٪	-	۲	۴
$R = 42\Omega$			۵٪

نکته‌ی مهم : هنگام خواندن مقاومت با استفاده از کد رنگی، نوار اول، عبارت از اولین نواری است که به یک طرف مقاومت نزدیک‌تر است (شکل ۱۴-۲).

نوار پنجم	نوار چهارم	نوار سوم	نوار دوم	نوار اول
تولرانس	ضریب	رقم سوم	رقم دوم	رقم اول
۲٪	۰۰	۵	۷	۲
$R = 27500 \Omega = 27.5k\Omega$			۲٪	

جدول ۱-۲-۱- خواندن مقاومت‌ها

مقدار مقاومت	نوشته‌ها یا کد رنگی	نوع مقاومت	شماره‌ی مقاومت
		نوشته شده روی بدنه	R_1
		کد حرف و عدد	R_2
		کد حرف و عدد	R_3
		کد رنگی	R_4
		کد رنگی	R_5
		کد رنگی	R_6



مقاومت‌های تابع نور و حرارت



۲-۲-۲- کار عملی: تعدادی مقاومت (حداقل ۶

مقاومت) را در اختیار بگیرید و مقدار آن‌ها را بخوانید و در جدول شماره‌ی ۲-۱ یادداشت کنید. مقاومت‌ها را از انواع مختلف (کد رنگی، مقدار نوشته شده به‌طور مستقیم و غیرمستقیم روی مقاومت) انتخاب کنید.


تمرین عملی: با مراجعه به منابع مختلف، از قبیل کتاب، سایت‌های اینترنتی و ... روش‌های مختلف علامت‌گذاری روی مقاومت‌ها و نحوه‌ی خواندن آن‌ها را تمرین کنید و نتایج را شرح دهید.

پاسخ:

.....
.....
.....
.....

انواع مقاومت‌ها: به‌طورکلی مقاومت‌ها را می‌توان از

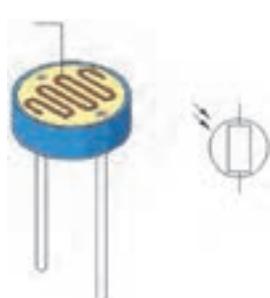نظر مقدار اهمی به دو دسته‌ی ثابت و متغیر تقسیم‌بندی کرد. منظور از مقاومت ثابت این است که مقدار مقاومت تابع حرارت، نور، میدان‌های مغناطیسی یا سایر عوامل فیزیکی نیست. در شکل‌های ۲-۱۵ و ۲-۱۶ چند نمونه مقاومت ثابت نشان داده شده است.



مقاومت تابع نور



نام انواع مقاومت‌های نشان داده شده در شکل‌های ۲-۱۵ و ۲-۱۶ را فهرست کنید.

.....
.....
.....
.....
.....

شکل ۲-۱۵- مقاومت‌های تابع نور و حرارت



شکل ۲-۱۶- چند نمونه پتانسیومتر

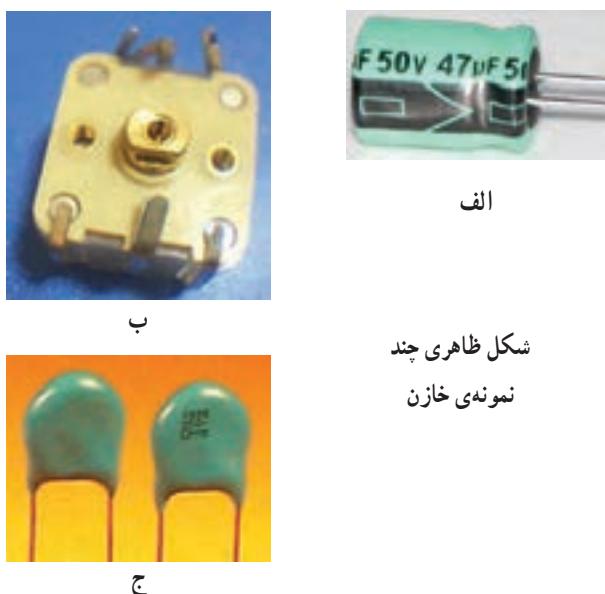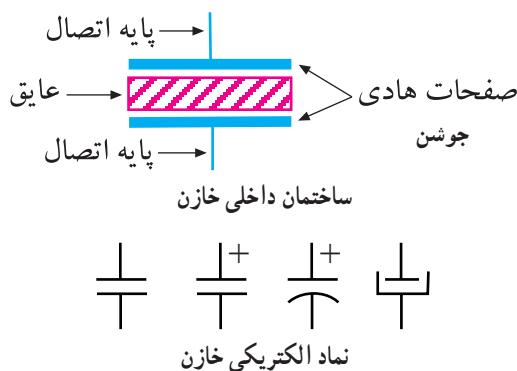

شکل ۲-۱۷- ساختمان داخلی نماد فنی و شکل ظاهری خازن


مقاومت متغیر مقاومتی است که می‌توان مقدار اهم آن را با تغییر مکان یک اهرم یا با تغییر نور، حرارت، ولتاژ و ... تغییر داد. در شکل ۲-۱۵، چند نمونه از این مقاومت‌ها را مشاهده می‌کنید. در شکل ۲-۱۶ چند نمونه مقاومت متغیر، که مقدار آن را می‌توان با تغییر اهرم با پیچ گوشی تغییر داد، نشان داده شده است. به این نوع مقاومت اصطلاحاً پتانسیومتر گفته می‌شود. از مقاومت‌های تابع نور، حرارت، ولتاژ و ... به عنوان حسگر یا سنسور (Sensor) استفاده می‌کنند که در بحث‌های بعدی به آن‌ها خواهیم پرداخت.

۲-۲-۳- خازن

ساختمان و نماد خازن: خازن وسیله‌ای است که می‌تواند انرژی الکتریکی را در خود ذخیره کند. ساختمان داخلی خازن از دو صفحه‌ی هادی، که بین آن‌ها عایقی قرار دارد، تشکیل می‌شود. به صفحات هادی خازن، جوشن نیز می‌گویند. در شکل ۲-۱۷، ساختمان داخلی، نماد فنی و شکل ظاهری خازن را مشاهده می‌کنید.

با مراجعه به منابع مختلف انواع خازن‌ها را بیاید و نتایج را بنویسید :

-
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

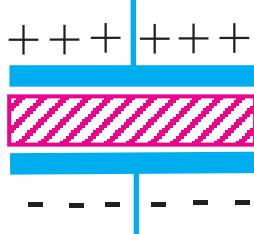


شکل ۲-۱۸- یک نمونه خازن شارژ شده

نکته‌ی مهم: وقتی بار الکتریکی در خازن ذخیره می‌شود، اصطلاحاً می‌گویند خازن شارژ شده است.

خازن در الکترونیک کاربردهای فراوانی دارد. یکی از کاربردهای آن ذخیره‌ی انرژی است. انرژی ذخیره شده در خازن به صورت بارهای الکتریکی است. هنگامی که در خازن بار الکتریکی ذخیره می‌شود، بین دو جوشن خازن یک اختلاف پتانسیل الکتریکی به وجود می‌آید و خازن می‌تواند مشابه با تری عمل کند. در شکل ۲-۱۸، خازنی را که در آن بار الکتریکی ذخیره شده است، مشاهده می‌کنید.

تحقیق کنید: بار الکتریکی چگونه در خازن ذخیره می‌شود. درباره‌ی آن توضیح دهید.

تجهیزات
ذخیره‌ی
می‌شوند
عازم
علقمند

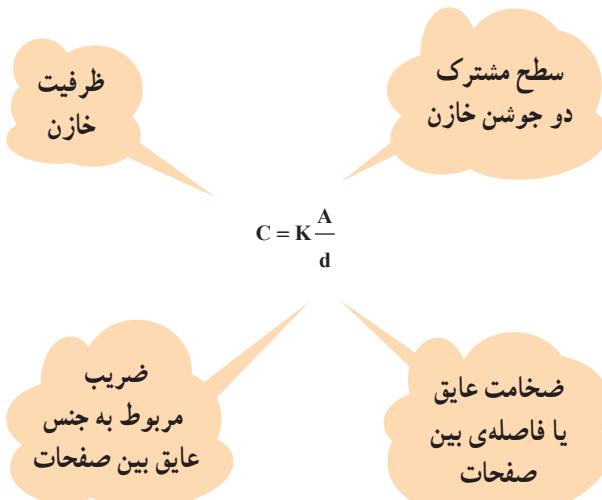

ظرفیت خازن: میزان توانایی ذخیره‌ی بار الکتریکی را در خازن، ظرفیت خازن می‌نامند. ظرفیت خازن را با سی (C) که حرف اوّل کلمه‌ی capacitance به معنی ظرفیت است نشان می‌دهند. هر قدر ظرفیت خازن بیش‌تر باشد. توانایی ذخیره‌ی بار الکتریکی در آن بیش‌تر است و هر قدر بار الکتریکی ذخیره شده بیش‌تر باشد. انرژی ذخیره شده در خازن بیش‌تر است.

عوامل مؤثر در ظرفیت خازن: ظرفیت خازن یک خاصیت ذاتی است که به مشخصات فیزیکی خازن بستگی دارد. به این معنی که ظرفیت خازن با سطح مشترک دو جوشن خازن نسبت مستقیم و با فاصله‌ی بین دو صفحات، نسبت معکوس دارد. جنس عایق خازن نیز نسبت مستقیم با ظرفیت خازن دارد.

واحد ظرفیت خازن: واحد ظرفیت خازن فاراد است (FARAD) و آن را با F نشان می‌دهند. از آنجا که فاراد ظرفیت بزرگی است، در عمل از واحدهای کوچک‌تر آن یعنی میکروفاراد (μF)، نانوفاراد (NF) یا پیکوفاراد (PF) استفاده می‌کنند.


$$1. F = \frac{1}{1000000} F = 10^{-6} F$$

$$1 NF = \frac{1}{1000000000} F = 10^{-9} F$$

$$1 PF = \frac{1}{1000000000000} F = 10^{-12} F$$



خازن ثابت الکترولیتی

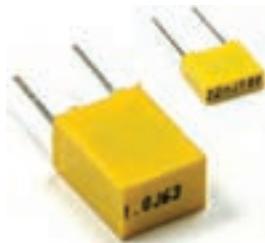

خازن ثابت پلی استر



خازن متغیر قابل تنظیم با پیچ گوشته



خازن متغیر قابل تنظیم با محور


شکل ۲-۱۹— نمونههایی از خازن‌های متغیر و ثابت



الکترولیت




پلی استر

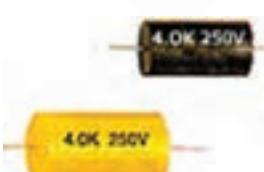

فیلم پلاستیکی



کاغذی

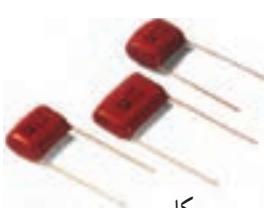

میکا



سرامیک



میکا



پلی استر

شکل ۲-۲۰— انواع خازن‌ها با توجه به نوع عایق آن

انواع خازن‌ها: خازن‌ها را براساس کاربرد در دو نوع ثابت و متغیر می‌سازند. خازن‌های ثابت همواره مقدار ثابتی دارند و مناسب با نیاز در مدار به کار می‌روند. مقدار خازن‌های متغیر قابل تغییر است و در مدارهایی به کار می‌رود که به تغییر مقدار خازن در شرایط مختلف نیاز باشد. در شکل ۲-۱۹، نمونههایی از خازن‌های ثابت و متغیر را ملاحظه می‌کنید.

به نکات اینمی و خطرزا توجه کنید

هنگامی که خازن شارژ می‌شود، ولتاژ دو سر آن مانند یک منبع انرژی است که می‌تواند موجب برق‌گرفتگی شود لذا هنگام کار با خازن شارژ شده آن را تخلیه کنید.

خازن‌ها را براساس نوع عایق آن نیز دسته‌بندی می‌کنند. از انواع این خازن‌ها می‌توان خازن با عایق هوا، خازن با عایق کاغذ، خازن با عایق فیلم پلاستیکی، خازن با عایق پلی استر، خازن با عایق سرامیک، خازن با عایق میکا و خازن با عایق الکترولیت (الکترولیتی) را نام برد. معمولاً خازن‌های متغیر با عایق هوا یا فیلم پلاستیکی هستند محدودهی ظرفیت خازن‌های با عایق هوا، فیلم پلاستیکی، میکا و سرامیکی حداقل $1\mu\text{F}$ میکروفاراد است. خازن‌های با عایق کاغذی را تا $1\mu\text{F}$ میکروفاراد نیز می‌سازند. ظرفیت خازن‌های الکترولیتی حداقل $1\mu\text{F}$ میکروفاراد و حداقل $10000\mu\text{F}$ میکروفاراد است. در شکل ۲-۲۰، نمونههایی از انواع خازن‌های ثابت با عایق‌های مختلف را مشاهده می‌کنید.


یادآوری می‌شود تشخیص نوع عایق خازن از روی شکل ظاهری آن امکان‌پذیر نیست و برای تعیین دقیق نوع عایق، باید به کاتالوگ‌های کارخانه‌ی سازنده مراجعه کرد.



الف - خواندن خازن با کد عددی
عدد نوشته شده = ۴۷۲
مقدار ظرفیت خازن = 4700 PF
پیکو فاراد یا : 47NF نانوفاراد



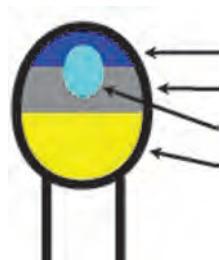ب - خواندن خازن با کد عددی
عدد نوشته شده = 10^4
مقدار ظرفیت = 10000 PF
پیکو فاراد
نانوفاراد : $= 100 \text{ NF}$




ج - کد رنگی برای خازن

شکل ۲-۲۱ - خواندن خازن با استفاده از کد عددی



الف - توجه به قطب های خازن الکترولیتی

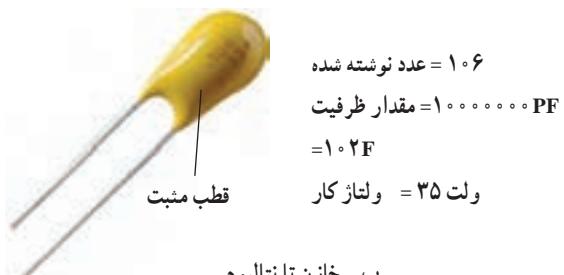

ب - خازن تانتالیوم

شکل ۲-۲۲ - خازن های الکترولیتی و تانتالیوم

ولتاژ کار خازن و خواندن مقدار ظرفیت آن : یکی از مشخصات مهم خازن، ولتاژ کار آن است. ولتاژ کار و ظرفیت خازن را روی بدنه خازن به طور مستقیم، با کد عددی یا کد رنگی می نویسند. در شکل الف - ۲-۲۱، مقدار ظرفیت خازن $7/4 \text{ میکروفاراد}$ و ولتاژ کار آن 10 ولت است.

یکی از روش های متقابل در نوشتند مقدار ظرفیت روی خازن استفاده از کد عددی است. برای مثال روی یک خازن عدد 10^4 نوشته می شود. مقدار ظرفیت این خازن برابر با 10000 PF پیکو فاراد است. به عبارت دیگر، در این روش، عدد اول و دوم نماینده رقم اول و دوم است و عدد سوم ضربی یا تعداد صفرها را نشان می دهد. استفاده از کد رنگی برای خواندن ظرفیت خازن نیز متقابل است که یکی از روش های آن مشابه کد رنگی مقاومت هاست. روش های متنوع دیگری نیز وجود دارد. در شکل ۲-۲۱، دو نمونه خازن با استفاده از کدد عددی و دو نمونه با کد رنگی را ملاحظه می کنید.

توجه به قطبین خازن : معمولاً خازن های با ظرفیت کم (زیر 10^4 میکروفاراد) دارای قطب مشخصی نیستند. به عبارت دیگر، جایه جایی پایه های خازن اثری بر کار آن در مدار نمی گذارد. اما خازن های الکترولیتی قطب مثبت و منفی دارند و لازم است هنگام اتصال به مدار، به آن توجه نمود. در شکل الف - ۲-۲۲، قطب های خازن الکترولیتی را ملاحظه می کنید.

در سال های اخیر نوعی خازن باعیق تانتالیوم (Tantaliom) ساخته شده است که از نظر حجم بسیار کوچک تر از خازن های الکترولیتی است ولی از نظر ظرفیت در ردیف آن ها قرار دارد. هنگام اتصال خازن تانتالیوم به مدار باید به قطب های آن توجه کرد. در شکل ب - ۲-۲۱ این نوع خازن را ملاحظه می کنید. ظرفیت این خازن با کد عددی و ولتاژ کار آن به طور مستقیم روی آن نوشته شده است.

زمان	ساعت ۲
------	--------

جدول ۲-۲

نوع خازن	نحوه های روی بدن خازن	مقدار ظرفیت	مقدار ولتاژ کار	شماره های خازن
				C _۱
				C _۲
				C _۳
				C _۴
				C _۵
				C _۶



سلف بدون هسته و قرقره



سلف پیچیده شده روی قرقره
بدون هسته



سلف با هسته فریت



سلف با هسته آهنی

شکل ۲-۲۳— انواع سیم پیچ های ساده، روی قرقره با هسته آهنی و فریت

۴-۲-۲- کار عملی: تعدادی خازن الکترولیتی، تانالتیوم سرامیکی و ... (حداقل ۶ عدد) را در اختیار بگیرید. سپس با استفاده از تجربیات خود، مقدار ظرفیت خازن را بر حسب F، NF، PF یا ... به دست آورید و ولتاژ کار هر خازن را تعیین کنید و نتایج را در جدول ۲-۲ بنویسید. در صورتی که ولتاژ خازن قابل تعیین نیست به جای آن علامت () بگذارید.

۴-۲-۲-۵ سلف یا سیم پیچ

ساختمان سیم پیچ (سلف): هرگاه چند حلقه سیم را روی بدنه مداد، خودکار یا قرقره ببیچیم، یک سیم پیچ یا سلف (self) شکل می گیرد.

سیم پیچ ها می توانند بدون هسته یا با هسته باشند. جنس هسته های سیم پیچ معمولاً از فلزهای آهنی یا فریت (ترکیب مخصوص آهن) است. در شکل ۲-۲۳، چند نمونه سیم پیچ را مشاهده می کنید.

نکته های مهم: در صورتی که ولتاژ کار خازن


روی خازن نوشته نشده باشد، برای اطلاع از مقدار ولتاژ کار باید به کاتالوگ کارخانه سازنده مراجعه کرد.

تحقیق کنید:

با مراجعه به سایتهاي اينترنتي منابع مختلف ديجير، روی انواع هسته های سیم پیچ ترانسفورموتور

تحقیق کنید.

علاقه مند
و پژوهش
اموزان

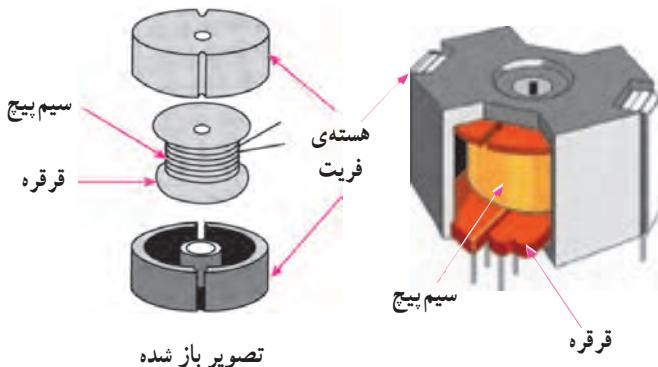

شکل ۲-۲۴—اجزای تشکیل دهنده سیم پیچ (سلف) با هسته فریت

عملکرد و اجزای تشکیل دهنده سلف: سلف عنصری است که انرژی الکتریکی را به صورت میدان مغناطیسی در خود ذخیره می کند. یک سلف معمولاً از سه قسمت تشکیل می شود:


— سیم پیچ با تعدادی دور سیم مسی;

— قرقره، که سیم روی آن پیچیده می شود.

— هسته، که در مرکز قرقره قرار می گیرد.

سلف ها به شکل های مختلف ساخته می شوند. شکل قرقره و هسته تعیین کننده شکل کلی سیم پیچ است. در شکل ۲-۲۴ تصویر مونتاژ شده و باز شده ی یک نمونه سلف یا هسته فریت را ملاحظه می کنید. نماد فنی سیم پیچ به صورت —~~~~ است. در صورتی که سیم پیچ هسته داشته باشد، روی نماد آن دو خط پر یا خط چین نیز رسم می کنند.

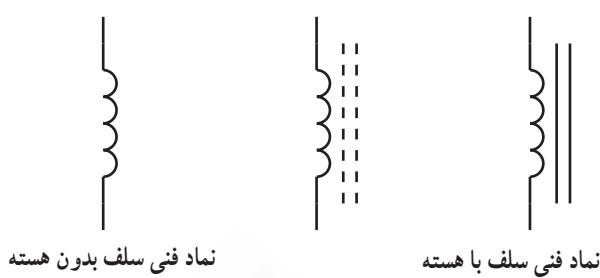در شکل ۲-۲۵، نمونه های مختلف سیم پیچ و نمادهای مختلف آن نشان داده شده است.



نماد فنی سلف بدون هسته

نماد فنی سلف با هسته



شکل ۲-۲۵—نماد فنی و تصویر ظاهری چند نمونه سلف

جست و جو کنید:

با بررسی سیستم برقی خودرو بررسی کنید
در چه قسمت هایی از سیم پیچ استفاده شده است?
نتایج را توضیح دهید.

ضریب خود القای سلف: مقدار خاصیت ذخیره‌ی انرژی

$$\begin{aligned} (\text{میلی هانزی}) &= 1000 \text{ mH} \\ (\text{میکروهانزی}) &= 100000 \cdot H \quad (\text{هانزی}) \\ &= 10^6 \cdot H \end{aligned}$$


در سیم‌پیچ و مخالفت آن در مقابل جریان الکتریکی را با ضریب خود القای می‌سنجند. واحد ضریب خود القای هانزی است و آن را با L نشان می‌دهند. هر قدر مقدار L بیشتر باشد توانایی ذخیره‌ی انرژی در سیم‌پیچ یا خاصیت مخالفت آن با جریان متناوب بیشتر است. واحدهای کوچک‌تر، میلی هانزی (mH) برابر با $\frac{1}{1000}$

هانزی و میکروهانزی (NH) برابر با $\frac{1}{1000000}$ هانزی می‌نامند.

با قرار دادن هسته‌ی آهنی یا فریت در داخل قرقره‌ی سلف، مقدار ضریب خود القای سلف افزایش می‌یابد. ضریب خود القای سیم‌پیچ را اندوکتانس (Inductance) نیز می‌گویند. **موارد کاربرد سیم‌پیچ:** سیم‌پیچ‌ها در موتورهای الکتریکی به منظور تولید میدان مغناطیسی و حرکت دوران در رله‌ها به عنوان کلید قطع و وصل الکتریکی و مغناطیسی و در مدارهای الکترونیکی به عنوان یکی از قطعات اصلی به کار می‌رود. از سیم‌پیچ در موتور اتوموبیل در سامانه‌ی جرقه‌زنی استفاده می‌شود. کوئل ماشین، ترکیبی از دو سیم‌پیچ اولیه و ثانویه است، که به صورت ترانسفورماتور افزاینده عمل می‌کند و ولتاژ زیاد را برای جرقه‌زنی فراهم می‌کند. در شکل ۲-۲۶، چند نمونه از موارد کاربرد سیم‌پیچ آمده است.

معمولًاً مقدار ضریب خود القای سیم‌پیچ را روی سیم‌پیچ به صورت مستقیم یا با کد عددی یا کد رنگی می‌نویسند.

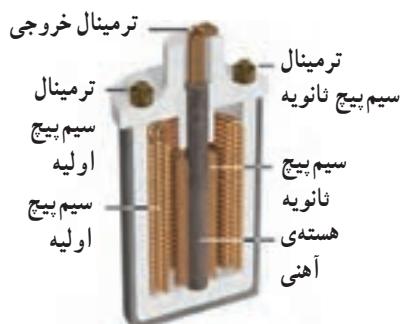در شکل الف - ۲-۲۶، یک کوئل مربوط به ماشین‌های قدیمی را مشاهده می‌کنید که در آن دو سیم‌پیچ اولیه و ثانویه وجود دارد. در شکل ب - ۲-۲۶، کوئل مربوط به اتومبیل‌های جدید را ملاحظه می‌کنید که در آن نیز دو سیم‌پیچ به کار رفته است و در شکل ج - ۲-۲۶، آژیر و رله‌ی آن را ملاحظه می‌کنید. در شکل د - ۲-۲۶، حسگر نصب شده روی چرخ اتوموبیل و رله‌ی مربوط به استارت، چراغ و ... خودرو آمده است.



الف - کوئل ماشین‌های قدیمی



ب - کوئل ماشین‌های جدید



ج - بوق و رله‌ی بوق



د - انواع رله‌های استارت و چراغ و حسگر چرخ

شکل ۲-۲۶ - موارد کاربرد سلف

جدول ۲-۳

شماره‌ی قطعه	نام قطعه	مشخصات نوشته شده‌ی روی بدن	مقادیر مقاومت سیم پیچ	سالم است بلی خیر
۱				
۲				
۳				
۴				
۵				
۶				
۷				
۸				

۲-۶-۲- کار عملی: چند نمونه سلف آزمایشگاهی و

حداقل دو نمونه کوئل خودرو و سه نمونه رله‌ی بق، چراغ و استارت را در اختیار بگیرید و ورودی‌ها و خروجی‌های آن‌ها را شناسایی کنید و توسط اهم‌تر صحت عملکرد آن‌ها را بررسی نمایید و جدول ۲-۳ را کامل کنید.

نکته‌ی مهم: سلف یا سیم پیچ سالم هنگام آزمایش با اهم‌تر فقط مقاومت اهمی سیم پیچ را نشان می‌دهد.

۲-۶-۷- دیود

اشاره‌ای به ساختمان نیمه‌هادی‌ها: اجسام موجود در

طبیعت از نظر هدایت الکتریکی به سه دسته‌ی کلی تقسیم می‌شوند.

الف: هادی‌ها

ب: عایق‌ها

ج: نیمه‌هادی‌ها

هادی‌ها اجسامی هستند که جریان برق را به راحتی از

خود عبور می‌دهند. مس، آلومنیوم، سایر فلزات و بعضی از

اسیدها در رده‌ی هادی‌ها قرار دارند (شکل ۲-۲۷)

عایق‌ها اجسامی هستند که جریان برق را به سادگی از


خود عبور نمی‌دهند. شیشه، انواع پلاستیک‌ها، هوا و ... در

رسته‌بندی عایق‌ها قرار دارند.


بین عایق‌ها و هادی‌ها اجسامی وجود دارند که نه مانند

یک هادی به سادگی جریان برق را از خود عبور می‌دهند و نه

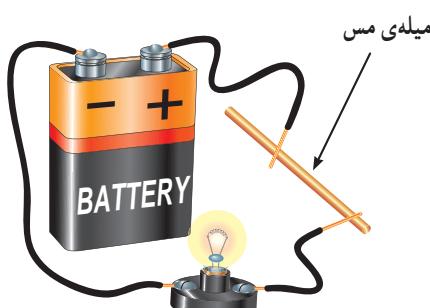مانند یک عایق جریان برق را از خود عبور نمی‌دهند.




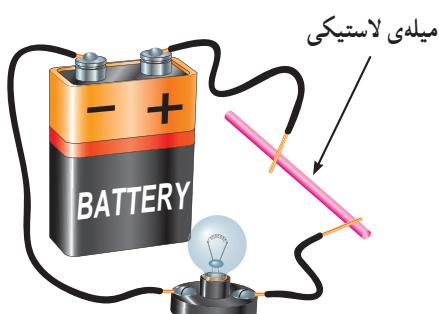یک سیم مسی هادی است و جریان برق را به راحتی از خود عبور می‌دهد و باعث روشن شدن لامپ می‌گردد.




سیم پلاستیکی (مانند طناب) عایق است و جریان برق را از خود عبور نمی‌دهد و در نتیجه لامپ روشن نمی‌شود.

شکل ۲-۲۷- مثالی از هادی‌ها و عایق‌ها

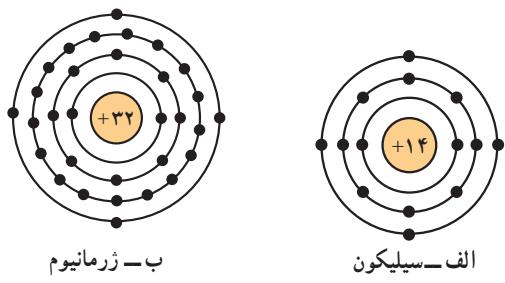

شکل ۲-۲۸- ساختمان اتمی نیمه هادی های سیلیکون و ژرمانیوم

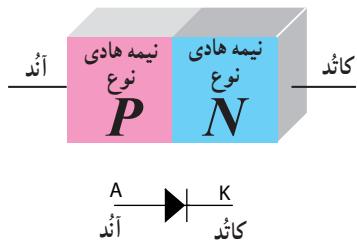

شکل ۲-۲۹- اتصال بی ان (PN) و نماد فنی دیود



شکل ۲-۳۰- تصویر ظاهری چند نمونه دیود




به این اجسام، نیمه هادی^۱ می گویند. مهم ترین نیمه هادی هایی که در صنعت الکترونیک مورد استفاده قرار می گیرد سیلیکون و ژرمانیوم است. تمامی نیمه هادی ها در آخرین لایه ای اتم خود، چهار الکترون دارند. در شکل ۲-۲۸ ساختمان اتمی سیلیکون و ژرمانیوم نشان داده شده است.

وقتی اتم های ژرمانیوم یا سیلیکون در کنار یکدیگر قرار می گیرند و به صورت مولکول در می آیند تشکیل کریستال می دهند. در صورتی که یک عنصر سه ظرفیتی مانند آلومنیوم را به کریستال ژرمانیوم اضافه کنیم، کریستال نوع p شکل می گیرد. در صورتی که یک عنصر ۵ ظرفیتی را به کریستال ژرمانیوم یا سیلیسیوم اضافه کنیم، کریستال نوع N شکل می گیرد. تشكیل دیود: اگر یک قطعه نیمه هادی نوع N را به یک قطعه نیمه هادی نوع P بچسبانیم، اتصال بی ان (PN)، که یک دیود است، شکل می گیرد.

کریستال نوع P را آند (Anode) - قطب مثبت) و کریستال نوع N را کاثد (Cathode) - قطب منفی) می نامند. در شکل ۲-۲۹، اتصال بی ان (PN) و نماد فنی دیود را ملاحظه می کنید. شکل ظاهری تعدادی از دیودها مشابه مقاومت هاست. اما دیودها را با توجه به مشخصات فنی موردنیاز به صورت های گوناگون و متنوع می سازند. در شکل ۲-۳۰، تصویر ظاهری چند نمونه دیود را ملاحظه می کنید.

جست و جو کنید :

با مراجعه به منابع مختلف در ارتباط با رفتار دیود در مدارهای الکتریکی تحقیق کنید و نتایج به دست آمده را بنویسید.

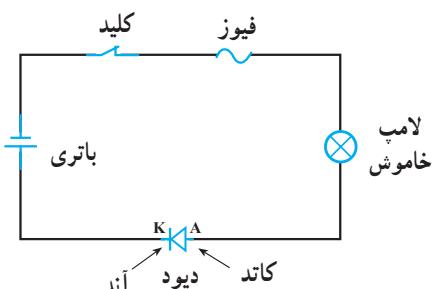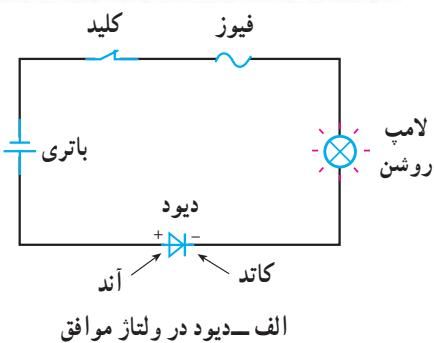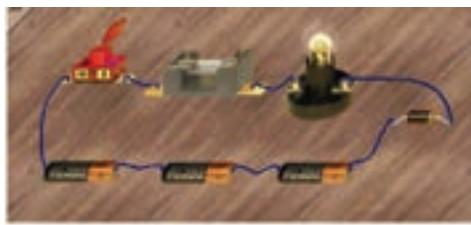

شکل ۲-۳۱ - عملکرد دیود در مدار

توجه داشته باشید که در شکل الف - ۲-۳۱ دیود هدایت می کند و لامپ روشن است و در شکل ب - ۲-۳۱ دیود هدایت نمی کند و لامپ خاموش است.

عملکرد دیود و اتصال آن به مدار: دیود مانند یک شیر یک طرفه عمل می کند. در صورتی که دیود به گونه ای به مدار وصل شود که قطب مثبت (آند) آن به قطب مثبت باتری و قطب منفی (کاٹد) به قطب منفی باتری وصل باشد، دیود مانند یک کلید بسته عمل می کند در این حالت می گویند دیود در بایاس یا ولتاژ موافق قرار دارد (شکل الف - ۲-۳۱).

در صورتی که دیود به گونه ای در مدار قرار گیرد که قطب مثبت آن به قطب منفی باتری و قطب منفی آن به قطب مثبت باتری وصل شود، دیود مانند کلید باز عمل می کند و در این حالت جریانی از مدار عبور نخواهد کرد. در این شرایط می گویند دیود در ولتاژ مخالف (بایاس مخالف) قرار دارد (شکل ب - ۲-۳۱).

نکته‌ی مهم: یک دیود زمانی هدایت می کند که دو شرط زیر برقرار باشد :

- ولتاژ آند دیود تقریباً به اندازه‌ی $6/0$ ولت از کاتد آن بیشتر باشد.
- منبع تغذیه بتواند جریان موردنیاز مدار را تأمین کند.

کاربرد دیودها: دیود یک سوئیچ الکترونیکی است یکسوساز، با ولتاژ آس (AC) که در حد گسترده‌ای در مدارهای الکترونیکی و مخابراتی به کار می رود. در خودرو از دیود، که یکسوساز سه فاز است و در خروجی آلترناتور (دینام) قرار می گیرد استفاده می کنند. در قسمت مدارهای ساده‌ی الکترونیکی به این موضوع خواهیم پرداخت.



دیودهای مورد استفاده در آلترناتور خودرو



دیود چند تابی




دیود لیزری از نوع لنز DVD



دیود نورانی معمولی



دیود نورانی پر قدرت

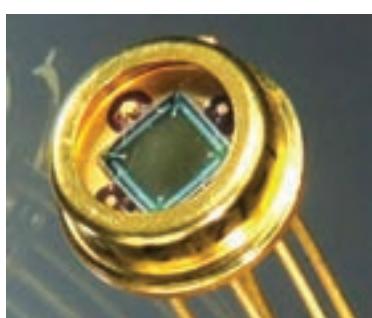

فتو دیود



فتو دیود

شکل ۲-۳۲—چند نمونه از انواع دیودها

انواع دیودها: دیودهای در انواع دیودهای قدرت، سیگنال، نورانی (نوردهنده)، فتو دیود، پل، مجموعه‌ای متمرکز (IC) و ... ساخته می‌شوند. در شکل ۲-۳۲ تعدادی از این دیودها آمده است.

ویژه دانش آموزان علاقه‌مند

تحقیق کنید:

با مراجعه به سایت‌های اینترنتی و منابع مختلف، انواع دیودها را بیابید و نام آن‌ها را فهرست کنید.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....