

واحد کار اول


لوازم حرارتی (۱)



هدف کلی

عیب‌یابی و تعمیر بخاری، اجاق برقی، کباب پز و توستر برقی

ساعت آموزش			عنوان توانایی	شماره	
نظری	عملی	جمع		توانایی	واحد کار
۱۴	۱۲	۲	باز کردن، تفکیک، عیب‌یابی، تعمیر و راه اندازی بخاری و اجاق برقی	۱۶	
۱۴	۱۲	۲	باز کردن، عیب‌یابی، تعمیر و راه اندازی کباب پز و توستر برقی	۱۷	۱
۲۸			جمع کل		

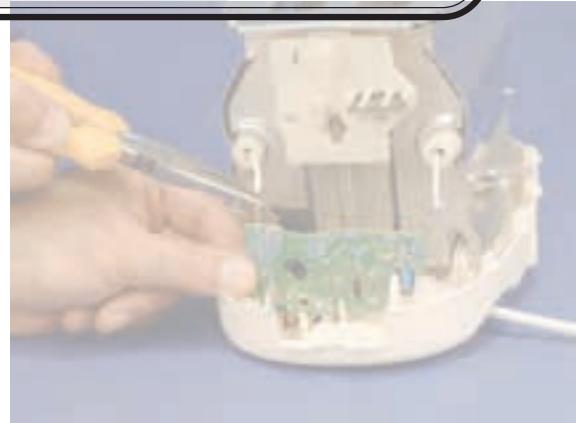

فصل اول

باز کردن، تفکیک، عیب‌یابی، تعمیر و راهاندازی بخاری و اجاق برقی

هدف کلی



عیب‌یابی و تعمیر بخاری و اجاق برقی

هدف‌های رفتاری: فرآگیر پس از پایان این فصل قادر خواهد بود:

- ۱- انواع بخاری و اجاق برقی را نام ببرد.
- ۲- کاربرد بخاری و اجاق برقی را توضیح دهد.
- ۳- قطعات بخاری و اجاق برقی را از یکدیگر تشخیص دهد.
- ۴- قطعات بخاری و اجاق برقی را نام ببرد.
- ۵- قطعات بخاری و اجاق برقی را شرح دهد.
- ۶- مدار الکتریکی و اجاق بخاری برقی را شرح دهد.
- ۷- دستگاه بخاری و اجاق برقی را باز و مجدداً سوار کند.
- ۸- نقشه‌ی الکتریکی و چیدمان قطعات بخاری و اجاق برقی مونتاژ شده را در حین پیاده‌سازی ترسیم کند.
- ۹- دستگاه بخاری و اجاق برقی معیوب را عیب‌یابی، تعمیر و راهاندازی کند.
- ۱۰- دستگاه اجاق برقی معیوب را عیب‌یابی، تعمیر و راهاندازی کند.

ساعت آموزش

نظری	عملی	جمع
۲	۱۲	۱۴



با توجه به تنوع بخاری و اجاق برقی و محدودیت زمانی موجود در استاندارد، کافی است فرآگیر یک نمونه بخاری برقی و یک نمونه اجاق برقی را با توجه به امکانات و تجهیزات کارگاهی از نظر مباحثت تئوری و عملی تجزیه و تحلیل کند و با استفاده از جدول عیب‌یابی مربوطه زیرنظر مریض کارگاه با رعایت کامل موارد اینمنی به عیب‌یابی و تعمیر آن بپردازد. لذا کسب مهارت برای سایر انواع بخاری و اجاق برقی در طی کارآموزی و تجربه‌ی عملی آینده خواهد بود.

نکته مهم:

پیش آزمون (۱)

۱- هنگامی که چند مقاومت اهمی به طور سری در مدار قرار می‌گیرند مقاومت معادل آن‌ها از بزرگ‌ترین مقاومت اهمی موجود در مدار..... است.

۲- چند مقاومت اهمی به صورت موازی در مدار قرار دارد. مقاومت معادل آن‌ها از کوچک‌ترین مقاومت اهمی موجود در مدار..... است.

۳- مشخصه‌ی مقاومت اهمی پُروات کدام است؟

(۱) توان تلف شده در آن کم باشد. (۲) اهم آن کم و جریان عبوری از آن زیاد است.

(۳) جریان عبوری از آن کم باشد. (۴) اهم آن زیاد و جریان عبوری از آن کم باشد.

۴- مقاومت اهمی کم وات به مقاومتی گفته می‌شود که :

(۱) اهم آن کم باشد. (۲) اهم آن کم و جریان عبوری از آن کم باشد.

(۳) اهم آن زیاد و جریان عبوری از آن کم باشد. (۴) توان تلف شده در آن زیاد باشد.

۵- نقش مقاومت اهمی در مدار را به طور خلاصه شرح دهید.

۶- توان مصرفی در لوازم خانگی حرارتی برقی از کدام رابطه محاسبه می‌شود؟

$$P = VI \sin. \quad (۲)$$

$$P = \frac{V^2}{R} \quad (۱)$$

$$P = \sqrt{3} VI \sin. \quad (۳)$$

۷- کابل‌های رابط لوازم خانگی حرارتی برقی از کدام نوع است؟

(۱) دورشته‌ای مفتولی (۲) دورشته‌ای یا سه رشته‌ای افshan

(۳) سه رشته‌ای مفتولی (۴) چهار رشته‌ای

۸- سطح مقطع سیم پریز برق منازل مسکونی کوچک^۱ معمولاً چند میلی مترمربع انتخاب می‌شود؟

(۱) ۱/۵ (۲) ۲/۵

(۳) ۶ (۴) ۱

۹- در وسائل خانگی حرارتی برقی، انرژی الکتریکی به کدام انرژی تبدیل می‌شود؟

(۱) مکانیکی (۲) حرارتی

(۳) شیمیایی (۴) نورانی

۱۰- در یک سیم پیچ با هسته (سلف واقعی) که از طریق فاز و نول تغذیه می‌شود، جریان الکتریکی نسبت به ولتاژ دو سر آن..... است.

(۱) پس فاز (۲) پیش فاز

(۳) هم فاز (۴) به اندازه نیم پس فاز

۱۱- مواد از نظر الکتریکی به چند دسته تقسیم می شود؟

۱۲- چند نوع عایق که در وسایل خانگی حرارتی مانند بخاری برقی به کار می رود نام بیرید.

۱۳- جنس سیم المنت بخاری و اجاق برقی از کدام نوع است؟

۴) آلومینیوم

۲) کرم نیکل یا کرم آلومینیوم

۳) تنگستن

۱) کرم



۱۴- المنت شکل مقابل برای کدام وسیله‌ی خانگی استفاده می شود؟



۱۵- اثر سلفی المنت شکل مقابل چقدر است؟

۱) صفر

۲) بینهایت

۳) ۱ میلی هانری

۴) دومیلی هانری

۱۶- بک بخاری برقی 22° ولت 1500 وات، سه المنت دارد. وقتی هر سه المنت توسط کلید در مدار قرار می گیرند اتصال آنها به چه صورت است؟

۱) سری

۲) موازی

۳) سری و موازی

۴) موارد ۲ و ۳



۱۷- المنت شکل مقابل برای کدام وسیله‌ی خانگی حرارتی استفاده می شود؟

۱) بخاری برقی

۲) اجاق برقی

۳) اتو

۴) سماور برقی

۱۸- مشخصه‌ی المنت‌های وسایل خانگی حرارتی کدام است؟

۱) پروات و پراهم

۲) کم وات و کم اهم

۳) کم وات و پراهم

۴) پروات و کم اهم

۱۹- در کدام وسیله‌ی خانگی حرارتی، المنت‌ها با هم به طور سری در مدار قرار می گیرند؟

۱) کباب‌پز و توستر برقی

۲) بخاری برقی

۳) رادیاتور برقی

۴) آب‌گرم کن برقی

۲۰- در لوازم خانگی حرارتی از نوع خودکار، چه وسیله‌ای برای قطع خودکار مدار به کار می رود؟

۲۱- در لوازم خانگی حرارتی غیرخودکار، برای قطع و وصل مدار ترجیحاً از کدام وسیله استفاده می شود؟

۱) کلید (10°) چراغدار

۲) کلید ساده

۳) ترمومتر

۴) تایмер

۲۲- استفاده از سیم اتصال زمین در وسایل خانگی حرارتی که بدنه‌ی فلزی دارند الزامی است.

۲۳- در صورتی که سیم المنت بخاری برقی از وسط قطع شود برای تعمیر آن چه اقدامی باید صورت گیرد؟

۱) تعویض المنت

۲) اتصال به وسیله‌ی هویه‌ی برقی

۳) اتصال از طریق تاباندن آن به هم

۴) اتصال به وسیله‌ی ترمینال چینی

۲۴- برای جلوگیری از اتصال سیم‌های رابط داخل دستگاه لوازم خانگی از..... استفاده می شود.

۲۵- آیا می توان از بخاری برقی برای گرم کردن غذا استفاده کرد؟ شرح دهید.

۱-۱- اطلاعات کلی

بخاری^۱ و اجاق^۲ برقی پر مصرف ترین وسایل خانگی به شمار می‌روند. این وسایل انرژی الکتریکی را به انرژی حرارتی تبدیل می‌کنند و به ترتیب برای گرم کردن منازل و پختن غذا به کار می‌روند.



(الف)



(ب)



(ج)



(د)



(ه)

شکل ۱-۱

آلودگی‌های بخاری برقی و اجاق برقی در مقایسه با آلودگی‌های بخاری نفتی و اجاق نفتی یا گازی ناچیز و قابل صرف نظر کردن است.

امروزه بخاری و اجاق‌های برقی در طرح‌های متنوع تولید شده و برای انتقال سریع‌تر گرما به محیط اطراف بخاری از فن‌های دمنده‌ی هوا استفاده می‌شود. در بخاری برقی شکل ۱-۱-الف هوا گرم شده به وسیله‌ی المتن‌ها با فن دمنده‌ی هوا از قست شبکه‌دار جلوی بخاری خارج می‌شود.

در بخاری برقی شکل ۱-۱-ب هوا گرم شده به وسیله المتن‌ها به وسیله‌ی یک فن از قسمت شبکه‌دار بالای بخاری خارج شده و محیط منزل را گرم می‌کند.

شکل ۱-۱-ج تصویر یک دستگاه بخاری برقی فن‌دار ایستاده را نشان می‌دهد. این بخاری مجهز به هشداردهنده‌ی اینمی هنگام پوشیده شدن اتفاقی دستگاه، قطع کننده‌ی اضطراری هنگام گرم شدن ییش از حد مجاز، پایه‌ی نوسانی برای پراکندن هوا گرم در همه جهت، ساعت و تایмер دیجیتالی است.

شکل ۱-۱-د تصویر یک دستگاه بخاری دیواری فن‌دار را نشان می‌دهد. این بخاری دارای سه تنظیم توان گرمایی ۶۰°، ۱۲۰° و ۱۸۰° وات است و مجهز به پرتوهای مادون قرمز، محافظ ضد پاشیدگی آب و فن برای پخش سریع هوا گرم تولید شده از پرتوهای مادون قرمز المتن‌ها است.

این نوع بخاری برای حمام منازل مناسب بوده و بر روی دیوار رختکن حمام به‌طور استاندارد نصب می‌شود.

در شکل ۱-۱-ه تصویر یک بخاری برقی پایه‌دار را که با دو کلید چراغ‌دار روشن و خاموش می‌شود مشاهده می‌کنید.



در شکل ۱-۲-الف یک دستگاه اجاق برقی مجهز به تایمر مکانیکی و کلید چهار وضعیتی گردان را مشاهده می کنید.

(الف)



شکل ۱-۲-ب یک دستگاه اجاق برقی ۲۰۰۰ وات فن دار را نشان می دهد. این اجاق برقی مجهز به تایمر ۱۲۰ دقیقه ای ترموستات قابل تنظیم از ۶۰ تا ۲۴۰ درجه هی سانتی گراد و چراغ داخلی برای مشاهده نحوه پخت غذا است.

(ب)

شکل ۱-۲

از آنجایی که در این کتاب عیب یابی و تعمیر لوازم خانگی حرارتی ساده و بدون موتور یا فن مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و عیب یابی و تعمیر بخاری و اجاق برقی فن دار مستلزم آشنایی با انواع موتورهای الکتریکی یک فاز و عملکرد آنها است. لذا عیب یابی و تعمیر این نوع وسایل پس از فراگرفتن عیب یابی و تعمیر لوازم خانگی حرارتی گردند توصیه می شود.

نکته مهم:



شکل ۱-۳-الف

۱-۲- انواع و کاربرد بخاری برقی
بخاری های برقی را در انواع مختلف می سازند و به بازار مصرف عرضه می کنند. بخاری های برقی با توجه به تعداد و نوع المنت، توان الکتریکی، نحوه قطع و وصل مدار، شکل ظاهری، نوع کاربرد و سیستم کنترل شکل ۱-۳-الف یک دستگاه بخاری برقی سه المنتی (3×60 وات) را نشان می دهد. این بخاری دارای دو کلید ساده و بدون چراغ است که در پشت دستگاه قرار دارد.



شکل ۱-۳-ب

شکل ۱-۳-ب یک دستگاه بخاری سه المنتی را نشان می دهد. سیم رابط این بخاری روکش نخی دارد.




شکل ۳-۱-ج

شکل ۳-۱-ج یک دستگاه بخاری برقی سه المنتی ایستاده را نشان می‌دهد. این بخاری با یک کلید دوپل چراغ‌دار روشن و خاموش می‌شود.



(الف)

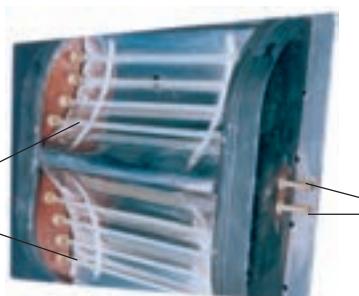

ترمینال‌های
ورودی

المنت‌های فنری با
حفظه شیشه‌ای

(ب)


در شکل ۴-۱-الف یک دستگاه بخاری برقی با ۸ المنت از نوع فنری و حفاظ شیشه‌ای را مشاهده می‌کنید. این بخاری دارای ترموموستات قابل تنظیم، حفاظ مشبک فلزی و سیم رابط قابل جدا شدن از دستگاه است.



(ج)

شکل ۴-۱-ج

در شکل ۴-۱-ب حفاظ مشبک فلزی از روی دستگاه برداشته شده و المنت‌ها و ترمینال ورودی را مشاهده می‌کنید.

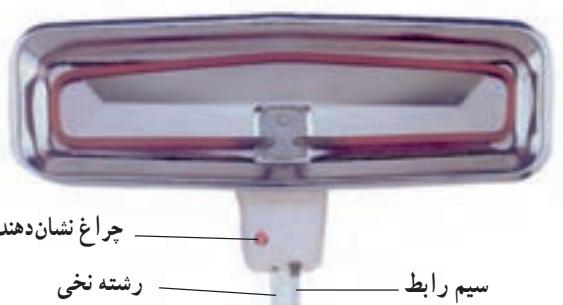

شکل ۴-۱-ج

در شکل ۴-۱-ج سرولوم ترموموستات قابل تنظیم در وضعیت قطع قرار دارد. درجه‌ی کم و زیاد ترموموستات قابل تنظیم را در شکل مشاهده می‌کنید.

در شکل ۱-۵ یک دستگاه بخاری برقی تک‌المنت مخصوص حمام را که کلید آن دو وضعیتی یک‌پل گردان است مشاهده می‌کنید. کلید این بخاری توسط یک رشته‌ی نخی تغییر وضعیت می‌دهد. این نوع بخاری را روی دیوار رختکن حمام و در جای مناسب به صورت محکم و اساسی نصب می‌کنند. المنت این بخاری از نوع لوله‌ای (میله‌ای) است. هنگام نصب باید سیم اتصال زمین به بدنه‌ی فلزی بخاری وصل شود.



شکل ۱-۶




(الف)


شکل ۱-۶ یک دستگاه بخاری برقی دوالمنتی حمام 1200 W و 800 W را با کلید چهار وضعیتی (دوپل گردان) و المنت‌های لوله‌ای (میله‌ای) نشان می‌دهد.

۱-۳- ساختمان بخاری برقی

برای آشنایی با ساختمان بخاری برقی، ابتدا قطعات و اجزای تشکیل‌دهندهٔ بخاری برقی شکل ۱-۷-الف در شکل ۱-۷-ب نشان داده می‌شود، سپس بعضی از اجزای مدار الکتریکی آن را شرح می‌دهیم.

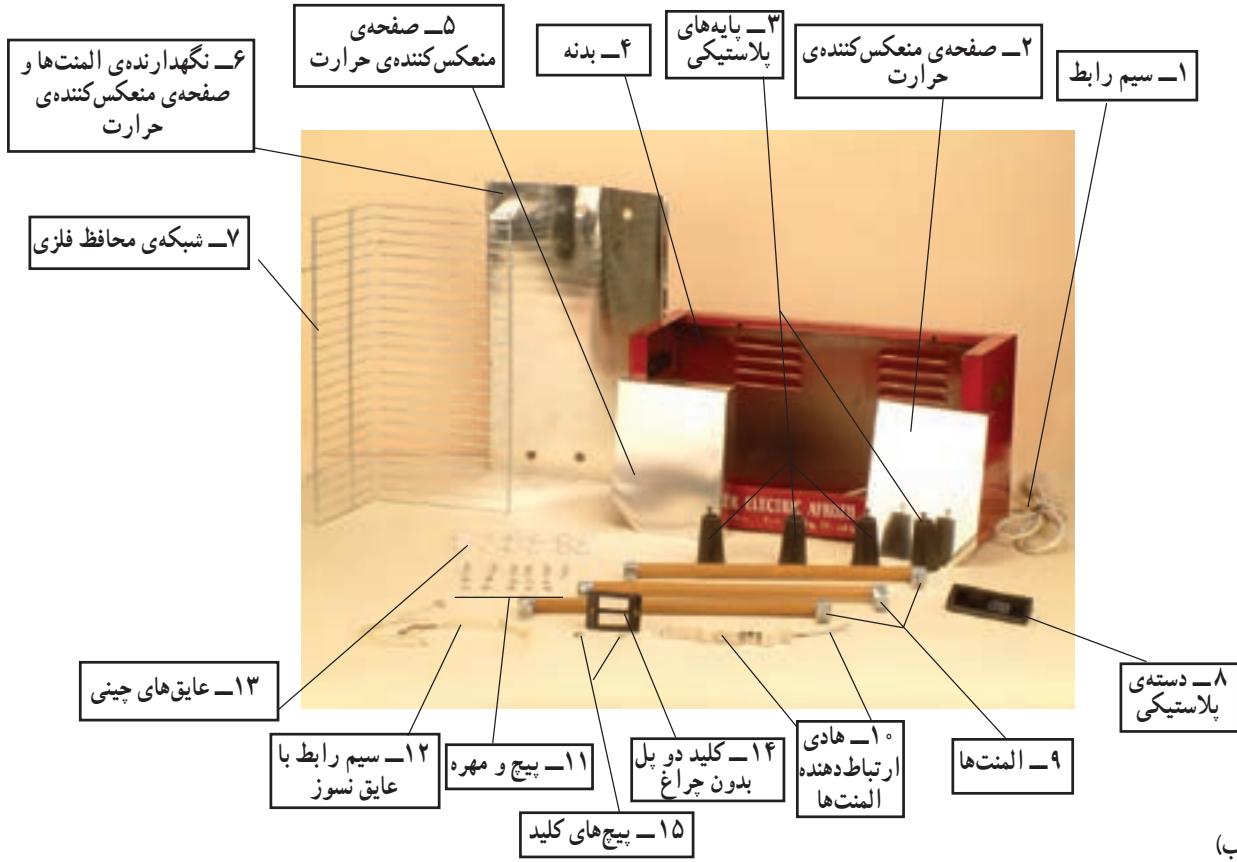

شکل ۱-۷

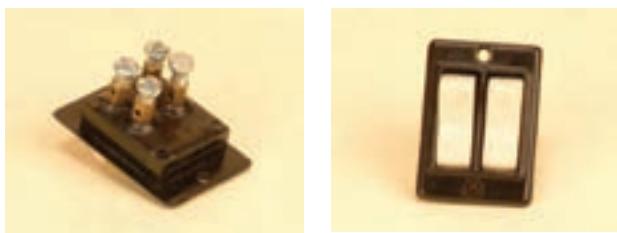

(الف)



(ب)

شکل ۱-۸



شکل ۱-۹



شکل ۱-۱۰



(الف)



(ب)

۱-۳-۱- کلید بخاری برقی: کلیدهای بخاری برقی به صورت ساده و بدون چراغ از نوع یک پل و دو پل و یا به صورت چراغدار از نوع یک پل، دو پل و سه پل وجود دارد.
شکل ۱-۸- الف دو طرف یک کلید دو پل ساده و بدون چراغ را نشان می‌دهد.


شکل ۱-۸- ب سه کلید چراغدار یک پل، دو پل و سه پل را نشان می‌دهد.

۱-۳-۲- عایق الکتریکی بخاری برقی: برای نگهداری سیم‌های المنت برخی بخاری برقی لوله‌های توخالی عایق از جنس سرامیک استفاده می‌شود. برای عبور سر سیم‌های المنت، در هر سر لوله‌های عایق سوراخی تعبیه شده است. (شکل ۱-۹).

برای عایق کردن پایه‌های المنت نسبت به بدنه، عایق سوراخ دار چینی به کار می‌رود (شکل ۱-۱۰).

۱-۳-۳- المنت بخاری برقی: المنت بخاری برقی به سه صورت وجود دارد.

- فنری که روی لوله‌ی توخالی سرامیکی پیچیده می‌شود (شکل ۱-۱۱-الف).
- فنری با حفاظ شیشه‌ای مشابه المنت‌های شکل ۱-۱۱-ب.
- میله‌ای یا لوله‌ای مشابه شکل ۱-۱۱-ج.

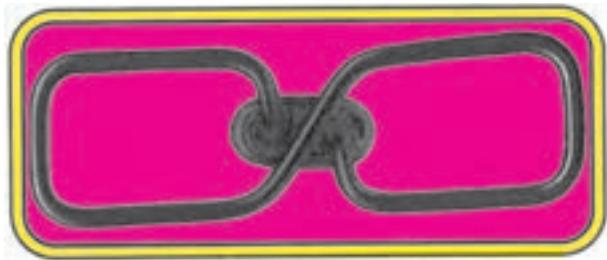


شکل ۱-۱۱

ج)

جنس سیم المنت های فنری از نوع کرم^۱ نیکل یا کرم آلومنیوم است.

جنس سیم المنت لوله ای از نوع کرم نیکل یا کرم آلومنیوم (آلوكرم) است که آن را به صورت فنر در داخل لوله ای از جنس فولاد زنگزن^۲ قرار می دهند و اطراف المنت را با مواد مذابی از پودر اکسید منیزیم^۳ پر می کنند تا از لوله ای المنت، عایق شود.

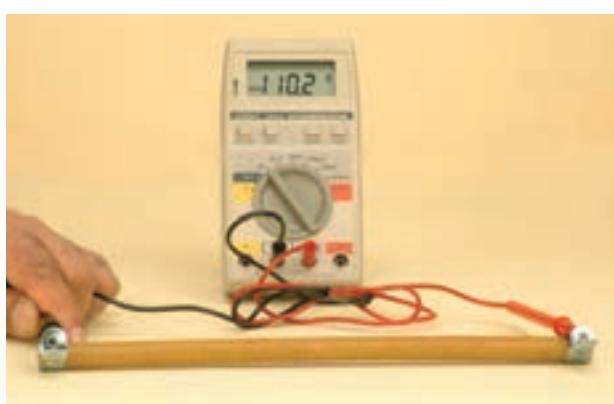

شکل ۱-۱۲

شکل ۱-۱۲، مقدار مقاومت اهمی یک المنت ۵۰۰ واتی را که برابر ۱۱۰/۲ اهم است توسط اهمتر نشان می دهد.

توجه:

دارد.


مقادیر اندازه گیری شده تحت تأثیر تلوراسن های قطعات، دستگاه های اندازه گیری و شرایط محیط قرار



شکل ۱-۱۳

۴-۱-۳-دوشاخه سیم رابط: دوشاخه سیم رابط بخاری برقی از نوع ارت دار انتخاب می شود و از استقامت حرارتی و الکتریکی بالایی برخوردار است (شکل ۱-۱۳).

- ۱- قابلیت هدایت کرم، آلومنیوم و نیکل به ترتیب ۳۶، ۳۵ و $\frac{۲/۵}{\text{متر}} \cdot \frac{\text{mm}^2}{\text{میلی متر مربع}}$ است.
- ۲- با افزودن بیش از ۱۰/۵ درصد کروم به فولاد معمولی آلیاژ فولاد زنگزن (استنلس استیل) به وجود می آید، نیکل خاصیت فرم گیری، شفافیت و نقطه ذوب استنلس استیل (Stainless steel) را افزایش می دهد.
- ۳- درجه ذوب اکسید منیزیم حدود ۱۷۰۰ درجه سانتی گراد است در صورتی که نقطه ذوب چینی و سرامیک حدود ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد است.

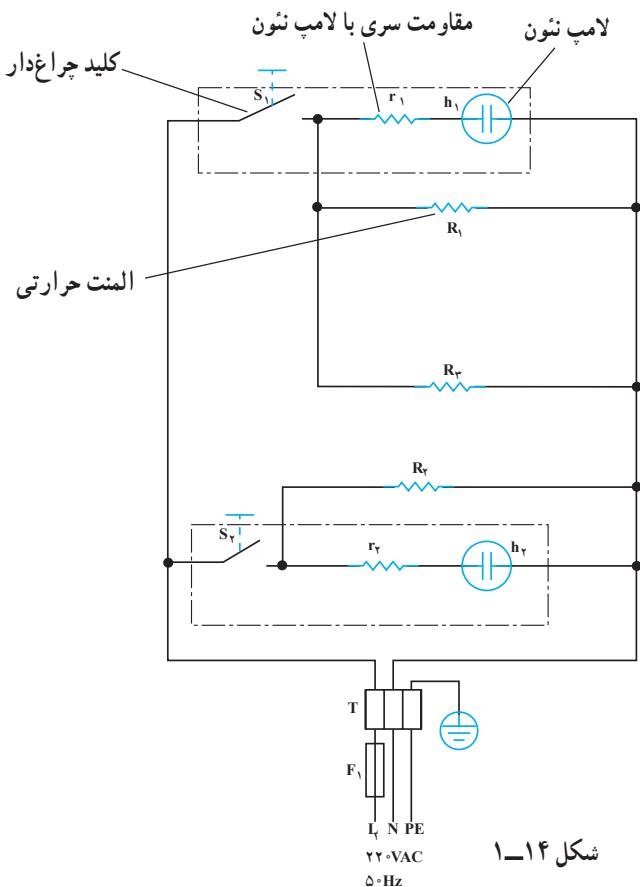


۴-۱- مدار الکتریکی بخاری برقی

شکل ۱-۱۴ مدار الکتریکی بخاری برقی با سه المنت F_1 ، R_1 و R_2 ، دو کلید یک پل چراغدار S_1 ، S_2 و فیوز F_1 را نشان می دهد. مقاومت های r_1 و r_2 که سری با لامپ های نئون h_1 و h_2 و داخل کلیدها قرار دارد حدود ۱۵۰ کیلواهرم و محدود کننده ولتاژ و جریان لامپ نئون هستند.

فیوز حرارتی دستگاه یا فیوزی است که در خط تغذیه کننده پریز برق قرار دارد و T ترمینال دستگاه است. در مدار شکل ۱-۱۴ کلید S_1 دو المنت R_1 و R_2 را همزمان به طور موازی در مدار قرار می دهد و کلید S_2 المنت R_2 را روشن و خاموش می کند.

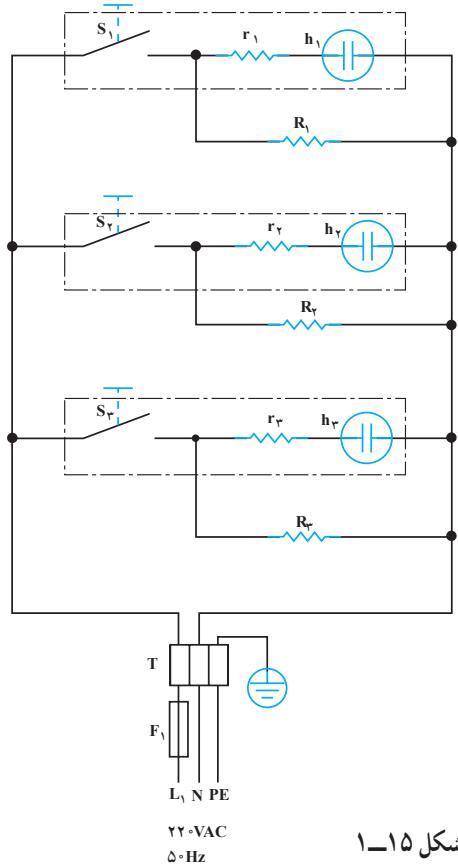با وصل کلید S_1 گرمای تولیدی بخاری بیشتر از حالتی است که کلید S_2 به تنها وصل است. زمانی که کلید های S_1 و S_2 هردو با هم وصل باشند گرمای تولیدی بخاری زیاد و بیشتر از حالتی است که کلید S_1 به تنها وصل است.



شکل ۱-۱۵ مدار الکتریکی یک نوع بخاری برقی با سه المنت R_1 و R_2 ، سه کلید چراغدار (S_1 ، S_2 ، S_3)، فیوز F_1 و ترمینال T است. مقاومت های r_1 ، r_2 و r_3 مقاومت هایی هستند که به صورت سری با لامپ نئون قرار دارند. مقدار هر یک از آنها حدود ۱۵۰ کیلواهرم است. h_1 ، h_2 و h_3 لامپ نئون داخل کلیدها است که با وصل کلیدها روشن و با قطع کلیدها خاموش می شوند.

۱-۵- کار عملی شماره‌ی ۱

روشن باز کردن بخاری برقی

- هدف از بازکردن و بستن دستگاه سرویس و نگهداری دوره‌ای و تعمیر آن است.
- معمولاً سرویس و نگهداری دوره‌ای را در راهنمای کاربرد دستگاه قید می‌کنند. در این فرایند معمولاً اعمالی از قبیل بازدید و کنترل اتصال‌ها و عایق‌بندی دستگاه، تعویض قطعاتی مانند کلید، المنت، تایمر، ترمومتر، چراغ نشان دهنده، سیم‌های رابط با روکش نسوز، عایق سرسیم‌ها، عایق‌های المنت نسبت به بدن و ... انجام می‌شود.

نکته مهم:




شکل ۱-۱۶

۱-۵-۱- ابزار، تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز

پیچ‌گوشتی تخت (دوسو) در اندازه‌های مختلف، یک سری: از پیچ‌گوشتی تخت برای باز کردن پیچ‌های تخت (دوسو) که در سرپیچ یک شیار وجود دارد استفاده می‌شود. در شکل ۱-۱۶ انواع پیچ‌گوشتی تخت (دوسو) به همراه تصویری از سرپیچ‌ها مشاهده می‌شود.



شکل ۱-۱۷

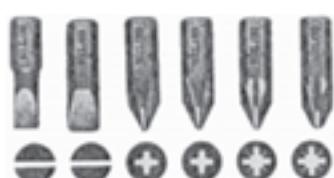

شکل ۱-۱۸

پیچ‌گوشتی چهارسو، یک سری: این پیچ‌گوشتی برای باز کردن پیچ‌های چهارسو یعنی پیچ‌هایی که در قسمت سر آن دو شیار متقطع مانند علامت + دارد، استفاده می‌شود. در شکل ۱-۱۷ انواع پیچ‌گوشتی چهارسو همراه با تصویر شیار پیچ نشان داده شده است.

برای باز کردن پیچ‌ها باید ضخامت و عرض سر پیچ‌گوشتی با شیار سر پیچ‌ها منطبق باشد، (شکل ۱-۱۸).



شکل ۱-۱۹

انبردست، یک عدد: از انبردست برای گرفتن و بیرون آوردن قطعات لوازم خانگی از داخل محفظه استفاده می‌شود. شکل ۱-۱۹ یک انبردست با دسته‌ی عایق را نشان می‌دهد.