

شکل ۱-۳۳—ممکن است ترانسفورمر تغذیه، خارج از بُرد اصلی، و در یکی از کناره‌های شاسی نصب شده باشد.

زمان اجرا: ۲ ساعت

- محل قرارگیری سوکت برق ورودی و ترانس تغذیه بر روی قاب دستگاه را از نظر شکستگی و ترک خوردنگی کنترل کنید (شکل ۱-۳۳).


- ولتاژهای ورودی و خروجی را اندازه بگیرید تا نسبت به صحت ترانس، اطمینان حاصل کنید.

- دستگاه‌های صوتی و تصویری، اغلب دارای یک کلید تعیین کننده ولتاژ V_{11} یا V_{12} برق شهر هستند. این کلید را کنترل کنید. این کلید باید همواره روی ولتاژ V_{22} قرار گیرد تا با شبکه‌ی برق کشور ایران منطبق شود.

کلید تعیین کننده ولتاژ باید همواره روی ولتاژ
۲۲۰ V قرار گیرد

۱۰-۱-۱-۱- کار عملی شماره ۸

۱۰-۱-۱-۱- هدف کار عملی: کنترل و رفع عیوب بلندگو

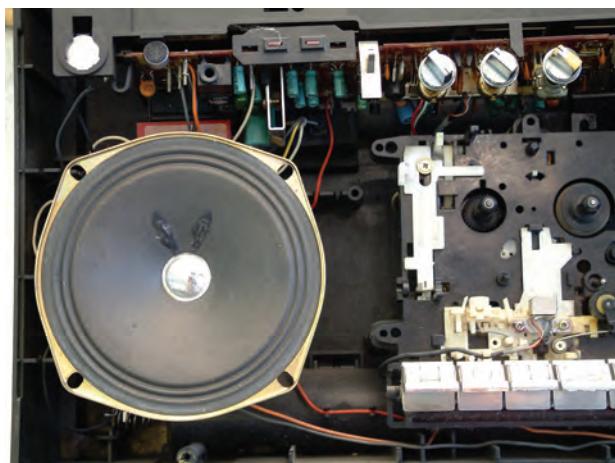

شکل ۱-۳۴—بلندگو در داخل دستگاه

- خلاصه‌ی کار عملی: در صورتی که دستگاه ضبط صوت به روی سطحی سخت و محکم سقوط کند یا اجسام نوک تیز در پنجه‌ی مشبک بلندگو فرو رود، هم‌چنین اگر ولوم کنترل صدا بیش از حد افزایش یابد ممکن است به بلندگو آسیب برسد. در این صورت طبق شکل ۱-۳۴ باید بلندگوی دستگاه را مورد بررسی قرار دهید.



شکل ۱-۳۵- تجهیزات و ابزار و مواد مصرفی موردنیاز



شکل ۱-۳۶- در مواردی که صدا قطع و وصل می‌شود باید اتصالات بلندگوها، مدارهای کنترل، سیم پیچ‌های صوتی و کابل‌ها را بررسی کنید.



شکل ۱-۳۷- خود بلندگو را از نظر وجود سوراخ، آسیب مخروط، جدا شدن و یا قطع شدن در سیم پیچ بررسی کنید.

۳-۱۰- تجهیزات و ابزار و مواد مصرفی

موردنیاز (مطابق شکل ۱-۳۵)

- ضبط صوت
- یک دستگاه
- یک عدد
- یک عدد
- چسب مخصوص
- یک عدد
- یک دستگاه
- هویه
- سیم لحیم
- به مقدار کافی
- بلندگوی مشابه بلندگوی دستگاه
- ضبط صوت معیوب
- اهم متر

۴-۱۰- دستورات ایمنی و حفاظتی

▲ قبل از ادامه‌ی کار کلیه‌ی نکات ایمنی ارائه شده در قسمت ۴-۱ را مجدداً مطالعه و در خلال اجرای کار به طور دقیق رعایت کنید.

۵-۱۰- مراحل اجرای کار عملی

- طبق شکل ۱-۳۶، چند بلندگو را باز کنید و اجزای آن را مورد بررسی قرار دهید.

- طبق شکل ۱-۳۷ مخروط بلندگو را با دقت بررسی کنید. توجه داشته باشید که در زمان پخش صدا، مخروط بلندگو باید همراه با افزایش صدا و مناسب با فرکانس آن به ارتعاش درآید. اگر اتصال مخروط با حلقه‌ی نگهدارنده‌ی آن شل شده باشد، صدای بیم و نامفهوم ایجاد می‌شود. درصورتی که مخروط پاره شده باشد، و یا اجسام خارجی بر روی آن قرار گرفته باشد، صدای زوزه ایجاد می‌شود. با استفاده از چسب‌های مخصوص بلندگو می‌توانید سوراخ‌ها و پارگی‌های کوچک را ترمیم کنید.

نکته‌ی مهم: بلندگو را باید با نمونه‌های تعویض کنید که از نظر اندازه‌ی فیزیکی و مقدار اهمی سیم پیچ‌ها و وات بلندگو مشابه باشد.

در صورت دسترسی نداشتن به بلندگوی مشابه بهتر است بلندگو را تعمیر کنید و یا بلندگویی با اهم، ابعاد و توان کمی بزرگ‌تر را جایگزین کنید.

- چنان‌چه مخروط تاب بردارد و یا محور آن شل شود باید بلندگو را تعویض کنید.
- گاهی اوقات سیم‌های هادی قابل انعطاف که به مخروط بلندگو اتصال دارد، در ناحیه‌ای خارج از مخروط قطع می‌شوند. در این حالت با استفاده از مفتول لحیم مناسب، اتصال سیم‌های بلندگو را برقرار کنید.



شکل ۱-۳۸



شکل ۱-۳۹ – اندازه‌گیری مقاومت بلندگو

..... پاسخ:

- اگر تعمیر کاران، اگر بلندگو قابل تعمیر باشد آن را تعمیر می‌کنند و سیم پیچ جدیدی را روی آن می‌پیچند (شکل ۱-۳۸).

- اگر توان بیش از اندازه، یا ولتاژ DC بیش از حد به بلندگو داده شود، سیم پیچ بلندگو به هسته‌ی فلزی آن می‌چسبد. در این حالت صفحه‌ی بلندگو قابلیت حرکت خود را ازدست می‌دهد. بعد از خارج کردن بلندگو، آن را به طور کامل بررسی کنید (شکل ۱-۳۹).

- با استفاده از اهم‌متر، مقدار مقاومت سیم پیچ‌ها و نیز سیم‌هایی که آن‌ها را به بُرد الکترونیکی متصل می‌سازد اندازه‌گیری کنید. با این آزمایش از قطع نبودن اجزای مدار اطمینان حاصل می‌کنید.

- روش ساده‌تر برای آزمایش سالم بودن بلندگو، استفاده از اهم‌متر در رنج $1 \times R$ است. در این حالت اگر پروب اهم‌متر به دو سر بلندگو وصل شود باید صدای تلقی از بلندگو شنیده شود. آیا با اتصال اهم‌متر به بلندگو صدایی شنیده شد؟

- صفحه‌ی بلندگو را آزمایش کنید تا پارگی یا سوراخ نداشته باشد.


- دستگاه را بیندید و به مرحله‌ی بعدی بروید.

نتیجه:
.....
.....
.....

۶-۱۰- خلاصه نتایج کار عملی: آنچه را که در این کار عملی فرا گرفته اید به طور خلاصه شرح دهد.



شکل ۱-۴۰- انواع پیچ گوشته خودکار دستی

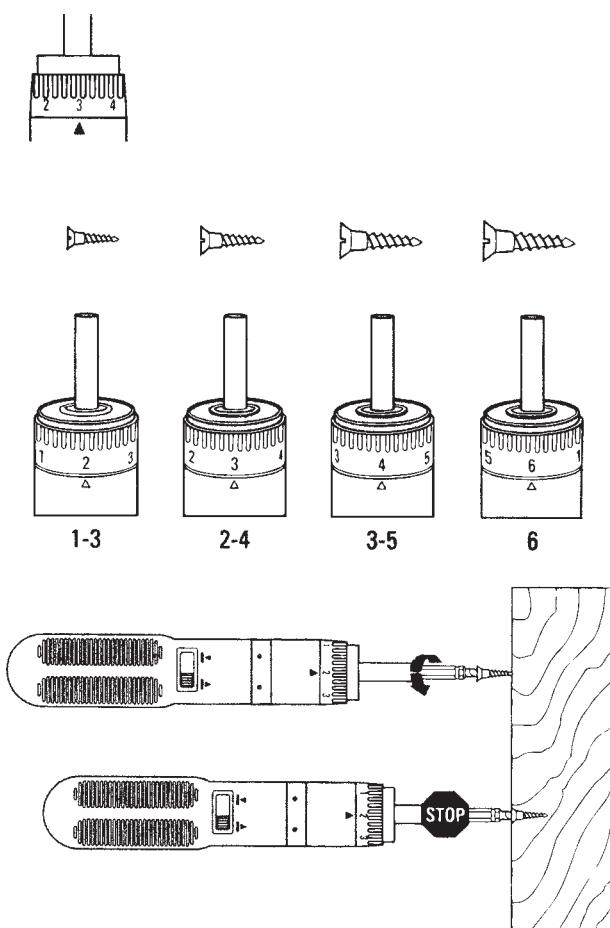

شکل ۱-۴۱- پیچ گوشته برقی


۱-۱۱- آشنایی با پیچ گوشته های خودکار

از پیچ گوشته خودکار برای باز کردن سریع پیچ ها با نیروی کمتر و سرعت بیشتر استفاده می شود. این پیچ گوشته ها در دو نوع دستی و برقی ساخته می شوند. در شکل ۱-۴۱ یک نوع پیچ گوشته خودکار دستی را که دارای نوک های مختلف است ملاحظه می کنید.


نوع دیگر، پیچ گوشته برقی است که اندازه هی طول پیچ و نیروی پیچشی وارد شده بر پیچ قابل تنظیم است. این پیچ گوشته پس از رسیدن به انتهای پیچ به طور اتوماتیک به کار خاتمه می دهد (شکل ۱-۴۱).

از پیچ گوشته خودکار برای باز کردن سریع پیچ ها با نیروی کمتر و سرعت بیشتر استفاده می شود. این پیچ گوشته ها در دو نوع دستی و برقی ساخته می شوند.


پیچ گوشته برقی پس از رسیدن به انتهای پیچ به طور اتوماتیک به کار خاتمه می دهد.

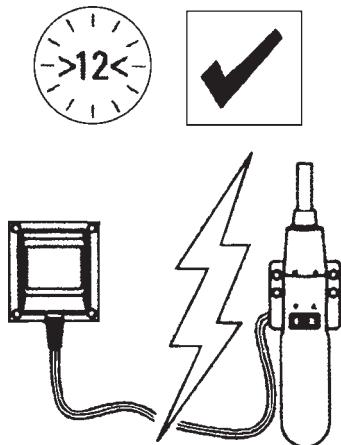

شکل ۱-۴۲— زمان شارژ اولیه‌ی باتری پیچ‌گوشتی برقی

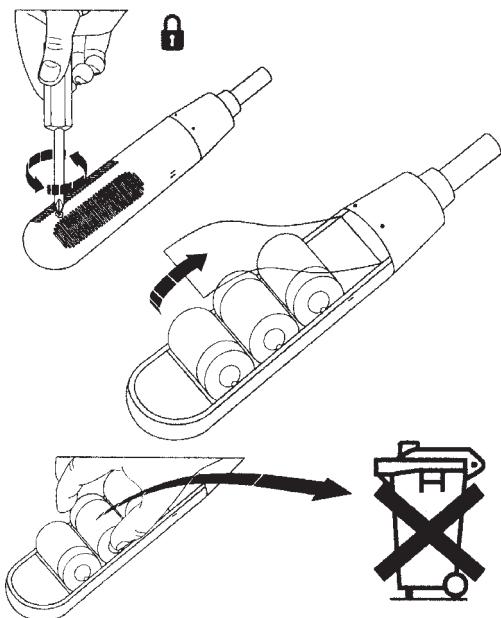

شکل ۱-۴۳— نحوه‌ی تعویض باتری در پیچ‌گوشتی برقی

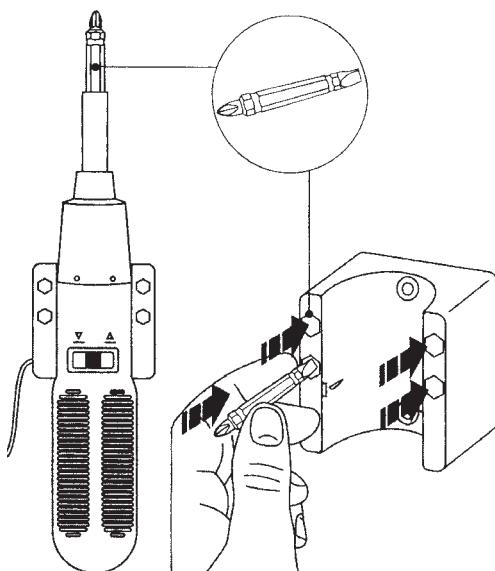

شکل ۱-۴۴— نحوه‌ی تعویض سرهای پیچ‌گوشتی برقی

پیچ‌گوشتی برقی اتوماتیک در تعمیرات دستگاه‌های الکترونیکی کاربرد کم‌تری دارد. پیچ‌گوشتی نشان داده شده در شکل ۱-۴۲ با باتری‌های قابل شارژ کار می‌کند. زمان شارژ اولیه‌ی باتری‌ها ۱۲ ساعت است.

پیچ‌گوشتی برقی اتوماتیک در تعمیرات دستگاه‌های الکترونیکی کاربرد کم‌تری دارد.

چنان‌چه عمر باتری‌ها تمام شد، به راحتی می‌توان آن‌ها را تعویض کرد (شکل ۱-۴۳).

توجه: وقتی عمر باتری‌ها قابل شارژ تمام می‌شود، در صورت وارد کردن آن به محیط زیست، اثر نامطلوب روی محیط زیست می‌گذارد. لذا باید این باتری‌ها را به عنوان زباله‌ی صنعتی به حساب آورد و باز طریق صحیح صنعتی نابود کرد.

از این ابزار می‌توان به عنوان پیچ‌گوشتی چهارسو یا تخت مطابق شکل ۱-۴۴ استفاده کرد.

در صورت موجود بودن پیچ‌گوشتی الکتریکی و داشتن وقت اضافی در آزمایشگاه، کار عملی شماره ۹ را انجام دهید.

۱۲-۱- کار عملی شماره ۹

۱۲-۱- هدف کار عملی: آشنایی با پیچ گوشتی های

خودکار

۱۲-۱- خلاصه کار عملی: در این کار عملی، با

نحوه کار پیچ گوشتی های خودکار آشنا می شوید.

۱۲-۱- تجهیزات و ابزار و مواد مصرفی موردنیاز

□ پیچ گوشتی خودکار برقی یک عدد

□ پیچ گوشتی خودکار دستی یک عدد

۱۲-۱- دستورات ایمنی و حفاظتی

▲ قبل از ادامه کار کلیه نکات ایمنی ارائه شده در

قسمت ۱-۳-۴ را مجدداً مطالعه و در خلال اجرای کار به طور

دقیق رعایت کنید.

۱۲-۱- مراحل اجرای کار عملی

● یک نمونه پیچ گوشتی خودکار برقی را بررسی کنید و

آن را عملاً مورد استفاده قرار دهید.

● یک نمونه پیچ گوشتی خودکار دستی را بررسی کنید و

آن را عملاً مورد استفاده قرار دهید.

آزمون پایانی (۱)

- ۱- مشخصه‌های موتور اونیورسال را تعریف کنید.
- ۲- موارد کاربرد موتور اونیورسال را نام ببرید.
- ۳- قسمت‌های مکانیکی اصلی یک نمونه دستگاه صوتی را نام ببرید.
- ۴- کاربرد پیچ‌گوشی بر قی قابل شارژ را بنویسید.
- ۵- به چه دلیل صدای خش خش از بلندگو شنیده می‌شود؟ شرح دهید.
- ۶- نحوه مشخص کردن شکستگی و ترک‌های ریز بر روی بُرد مدار چاپی دستگاه را شرح دهید.
- ۷- برای تعویض بلندگوی معیوب یک سیستم صوتی باید چه معیاری را در نظر گرفت؟
- ۸- یکی از علل اصلی تغییر سرعت نوار و نحوه بر طرف کردن آن را شرح دهید.
- ۹- ضرورت سرویس کردن و نگهداری دستگاه‌های صوتی را بنویسید.
- ۱۰- نقش مدار کنترل دور موتور اونیورسال را در کار ضبط صوت شرح دهید.

آزمون عملی

یک دستگاه ضبط صوت را باز کنید و عملیات سرویس و نگهداری را به‌طور کامل روی آن انجام دهید.

فصل دوم

بررسی اصول کار موتورهای الکتریکی موجود در دستگاههای ضبط صدا

هدف کلی

بررسی اصول کار موتورهای الکتریکی موجود در دستگاههای ضبط صوت و نحوهی کنترل دور آنها


هدفهای رفتاری: انتظار دارد پس از آموزش این فصل، فرآگیر بتواند:

- ۱- انواع موتورهای الکتریکی دستگاه ضبط صوت را از یکدیگر تمیز دهد.
- ۲- اصول و نحوهی کار موتورهای جریان مستقیم (DC) ساده را تشریح کند.
- ۳- ایجاد گشتاور و حرکت در موتور DC ساده را توضیح دهد.
- ۴- چگونگی تغییر جهت گردش موتورهای DC را بیان کند.
- ۵- ساختمان موتور DC را توضیح دهد.
- ۶- نقش کلکتور یا کموتاتور را در موتور DC شرح دهد.
- ۷- چگونگی تنظیم دور موتورهای الکتریکی را توضیح دهد.
- ۸- اصول کار تنظیم سرعت موتور به روش ولتاژ و جریان را شرح دهد.
- ۹- اصول کنترل سرعت موتور، از طریق اندازه‌گیری موقعیت را شرح دهد.
- ۱۰- اصول کنترل سرعت موتور را با روش مقایسه‌ی فاز و فرکانس تشریح کند.
- ۱۱- تغییر جهت گردش موتور به طور اتوماتیک (اتوریورس) را با روش الکترونیکی توضیح دهد.
- ۱۲- تنظیم دور موتور با روش PWM (کنترل چاپر) را شرح دهد.


ساعت آموزش		
نظری	عملی	جمع
۱۲	۶	۱۸

پیش آزمون (۲)


- ۱- وظیفه‌ی موتورهای الکتریکی چیست؟ شرح دهید.
- ۲- اساس کار موتورهای الکتریکی بر مبنای استوار است.
- الف) فقط جریان الکتریکی
ب) اصول الکترومغناطیس
ج) فقط میدان مغناطیسی
د) نیروی لورنس
- ۳- در یک موتور الکتریکی چه عاملی باعث حرکت دورانی محور موتور می‌شود؟
الف) نیروی مغناطیسی
ب) گشتاور
ج) قطب‌های مغناطیسی موتور
د) تغییر جهت جریان موتور
- ۴- یک موتور مستقیم DC به چند قسمت اصلی تقسیم می‌شود؟
الف) ۲ قسمت
ب) ۴ قسمت
ج) ۶ قسمت
د) ۳ قسمت
- ۵- به چه دلیل دور موتورهای الکتریکی ضبط صوت همواره باید کنترل شود تا ثابت بماند؟ توضیح دهید.
- ۶- کنترل سرعت به روش اندازه‌گیری موقعیت در کدام سیستم‌ها به کار می‌رود؟
- ۷- برای تقسیم کردن فرکانس بالای یک نوسان‌ساز موج مربعی به منظور کنترل سرعت موتور، از کدام مدار استفاده می‌شود؟
- ۸- وظیفه‌ی حسگر سرعت موتور چیست؟ شرح دهید.
- ۹- کدام گیت به عنوان مقایسه کننده‌ی فاز در مدارهای کنترل سرعت موتور به کار می‌رود؟
الف) AND
ب) Ex-NoR
ج) OR
د) NAND
- ۱۰- کنترل دور موتور به روش PWM برای کدام نوع موتورهای DC مناسب است؟

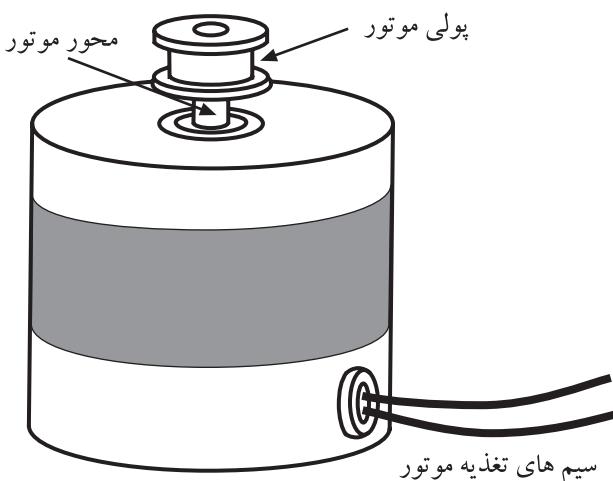

شکل ۲-۱- موتور دستگاه ضبط صوت

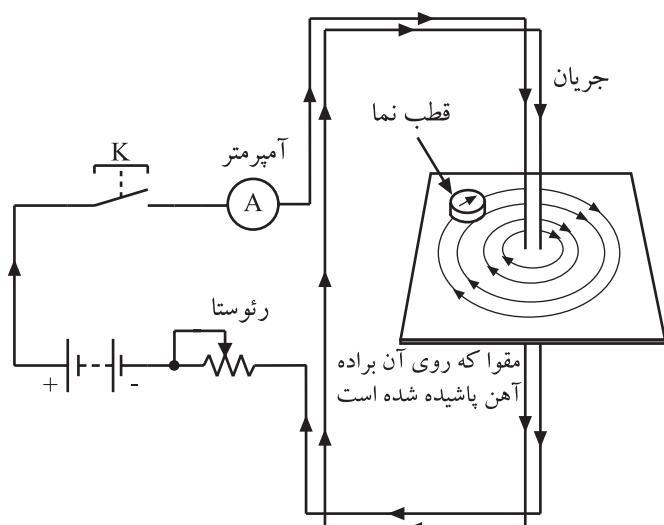

شکل ۲-۲- خطوط میدان مغناطیسی حاصل از عبور جریان از یک سیم راست

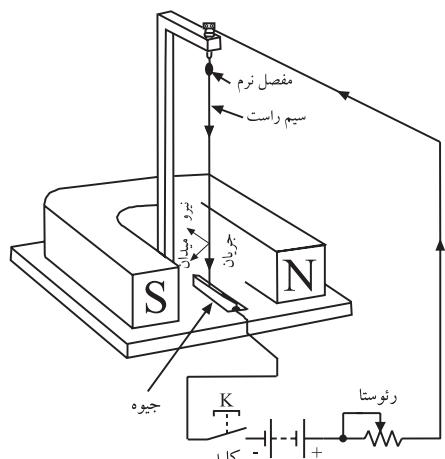

شکل ۲-۳- نیرویی که از طرف میدان مغناطیسی بر سیم حامل جریان وارد می‌شود.

۱-۲- آشنایی با موتورهای الکتریکی

موتورهای الکتریکی انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می‌کنند. در این فرآیند، موتور حرکت دورانی یا گردشی انجام می‌دهد.

موتورهای الکتریکی که در دستگاههای ضبط صوت به کار می‌روند با ولتاژ DC کار می‌کنند و دارای توان مصرفی کم هستند. ولتاژ کار این موتورها ۹، ۶ یا ۱۲ ولت است. شکل ۲-۱ یک موتور الکتریکی کوچک دستگاه ضبط صوت را نشان می‌دهد.

۲-۲- اصول کار موتورهای الکتریکی جریان مستقیم

موتورهای الکتریکی براساس اصول الکترومغناطیس کار می‌کنند. در ادامه‌ی این بخش به شرح اختصاری این اصول می‌برداریم.

۱-۲-۲- میدان مغناطیسی حاصل از سیم حامل جریان: اگر از یک سیم هادی، جریان الکتریکی عبور کند، در اطراف آن میدان مغناطیسی ایجاد می‌شود. این یکی از اصول الکترومغناطیس است. اگر مداری مشابه شکل ۲-۲ تشكیل دهیم، با بستن کلید k، جریان الکتریکی در مدار جاری می‌شود و اطراف سیم، میدان مغناطیسی به وجود می‌آید.


انحراف عقربه‌ی مغناطیسی قطب‌نما، در مجاورت سیم حامل جریان، نشان می‌دهد که در اطراف هادی، میدان مغناطیسی تولید شده است.

۲-۲-۲- نیروی لورنس: اگر یک سیم حامل جریان الکتریکی را در میدان مغناطیسی یک آهنربای دائمی قرار دهیم، میدان‌های مغناطیسی تولید شده در اثر عبور جریان الکتریکی از سیم هادی و میدان مغناطیسی آهنربای دائم روی یکدیگر اثر متقابل می‌گذارند و نیرویی را به سیم هادی وارد می‌کنند و آن را به حرکت درمی‌آورند.

در شکل ۲-۳، نیروی وارد شده از طرف میدان مغناطیسی ثابت به یک سیم حامل جریان نشان داده شده است. این نیرو را نیروی لورنس می‌نامند.


جهت جریان، جهت قراردادی و از مثبت به منفی انتخاب شده است.

در شکل ۲-۳، یک طرف سیم حامل جریان در داخل جیوه قرار داده شده است تا سیم بتواند ضمن برقراری ارتباط الکتریکی، در مسیر نیروی وارد شده حرکت کند.

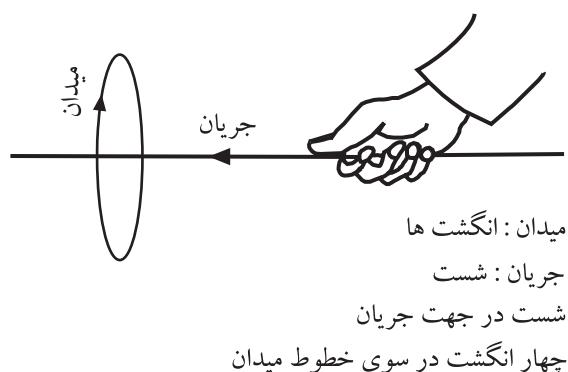

شکل ۲-۴- تعیین جهت میدان با توجه به قانون دست راست


جهت میدان مغناطیسی ایجاد شده در اطراف سیم حامل جریان، به جهت جریان عبوری بستگی دارد. طبق قانون دست راست و مطابق شکل ۲-۴، اگر جهت جریان در امتداد انگشت شست دست راست باشد، جهت بسته شدن چهار انگشت دیگر جهت میدان مغناطیسی را نشان می‌دهد.

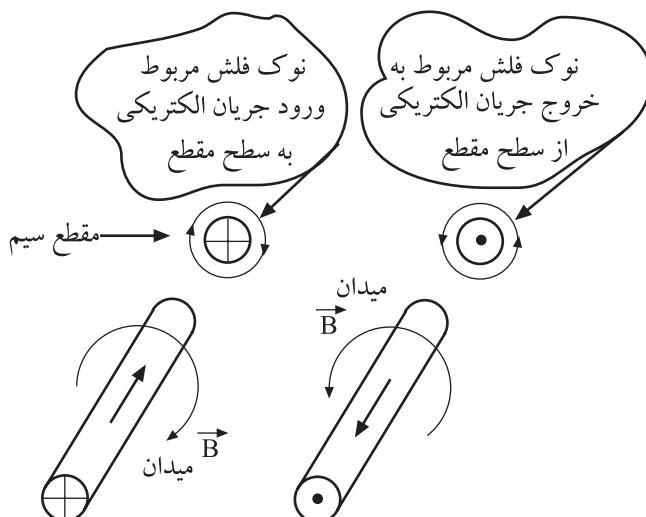

شکل ۵-۲- جهت جریان و میدان مغناطیسی در دو سیم حامل جریان الکتریکی که جهت جریان در آن‌ها خلاف یکدیگر است.

در شکل ۵-۲ چنان‌چه جهت جریان الکتریکی در راستای فلش‌ها فرض شود، میدان مغناطیسی ایجاد شده در اطراف هر سیم طبق قانون دست راست تعیین می‌شود. برای نشان دادن جهت جریان در مقطع سیم از علامت \oplus به معنی دورشدن جریان از ناظر، و از علامت \ominus به معنی نزدیک شدن جریان به ناظر استفاده می‌شود.

میدان مغناطیسی ایجاد شده در اطراف هر سیم طبق قانون دست راست تعیین می‌شود.

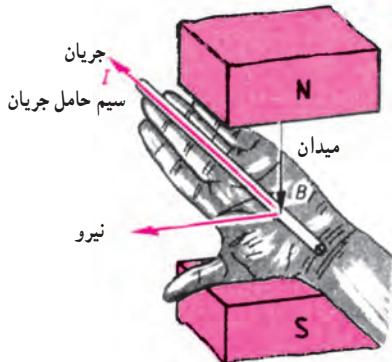


شکل ۲-۶- با استفاده از قانون دست چپ می‌توانیم جهت نیرو را مشخص کنیم.

۲-۳- قانون دست چپ (قانون موتوری): اگر سیم حامل جریان را در داخل دست چپ طبق شکل ۲-۶ قرار دهیم و دست چپ را طوری نگه داریم که خطوط میدان مغناطیسی وارد کف دست شوند و انگشتان کشیده شده جهت جریان الکتریکی را نشان دهد، در این حالت انگشت شست باز شده، جهت نیرو را نشان خواهد داد.

با استفاده از این روش می‌توانید جهت حرکت سیم حامل جریان را در میدان مغناطیسی مشخص کنید.


گشتاور یعنی ایجاد نیروی چرخشی. هنگامی که شیرآب را باز می‌کنیم یا ولوم رادیو را می‌چرخانیم، گشتاور ایجاد کرده‌ایم.

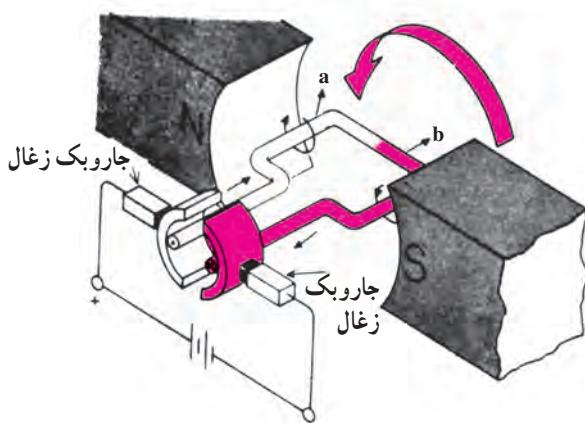

شکل ۲-۷- قاب حلقه‌ای حامل جریان در یک میدان مغناطیسی قرار گرفته است.


۴-۲- ایجاد گشتاور و حرکت در موتورهای ساده‌ی جریان مستقیم (DC): هرگاه مطابق شکل ۲-۷ یک قاب تک حلقه‌ای را در میدان مغناطیسی دائمی قرار دهیم، با عبور جریان الکتریکی از قاب، نیرویی از طرف میدان به آن وارد می‌شود. با توجه به شکل ۲-۷ و نیروی لورنس، نیروی وارد شده به بازوی a به سمت پایین و نیروی وارد شده به بازوی b به سمت بالا خواهد بود. با مراجعه به مطالب قبل، می‌توان جهت نیروی وارد به بازوها را با استفاده از قانون دست چپ نشان داد. با وارد شدن دو نیروی مختلف‌الجهت به دو بازوی قاب، گشتاور لازم جهت گردش قاب ایجاد می‌شود.

جهت حرکت یک قاب تک حلقه‌ای حامل جریان الکتریکی در میدان مغناطیسی ثابت در شکل ۸-۲ نشان داده شده است.

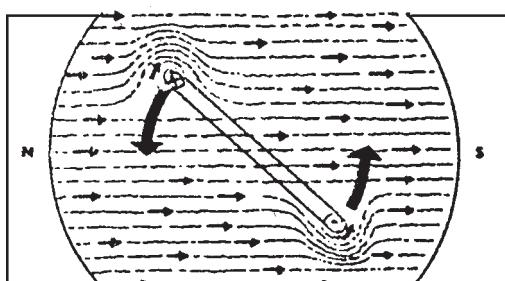


شکل ۸- جهت حرکت قاب حامل جریان در میدان مغناطیسی

با وارد شدن دو نیروی مختلف‌الجهت به دو بازوی قاب، گشتاور لازم جهت گردش قاب ایجاد می‌شود.

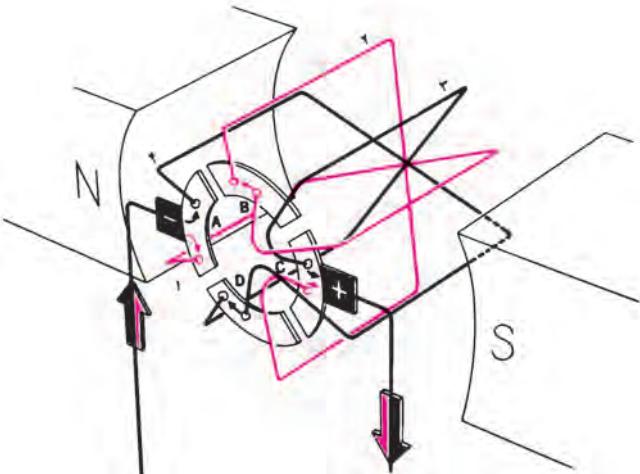


شکل ۲-۹

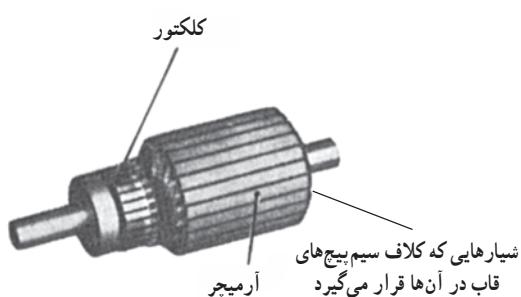

شکل ۲-۱۰—آرمیچر موتور DC

جدول و نام قطعات در شکل ۲-۱۱:

- A و C = نیم استوانه های کلکتور
- B و D = زغال ها
- M و K = بازو های قاب تک سیمه
- N و S = قطب های آهن ربا

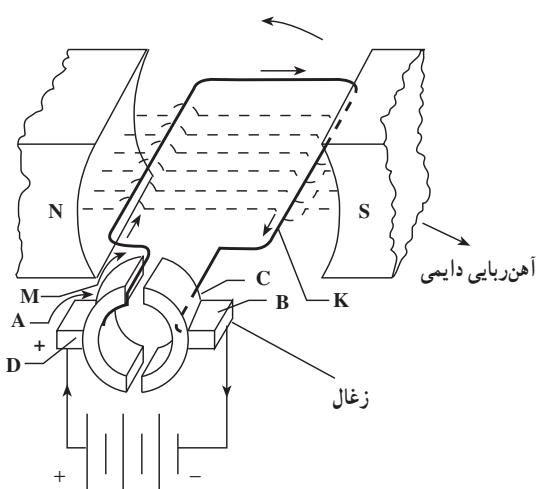

شکل ۲-۱۱—ساختمان موتور DC کلکتوری

حال اگر به جای یک قاب هادی، چندین سیم را طبق شکل ۲-۹ به صورت آرمیچر بپیچیم و آن را در یک میدان مغناطیسی قرار دهیم، در اثر عبور جریان از سیم پیچ های آرمیچر، در آن میدان مغناطیسی ایجاد می شود. با توجه به نیروی لورنس و حرکت قاب تک حلقه ای در میدان مغناطیسی، به هر یک از حلقه های آرمیچر، نیروی گشتاور جداگانه ای وارد می شود و آرمیچر را با قدرت قابل ملاحظه ای می چرخاند. بدین ترتیب اساس کار موتور شکل می گیرد.

در اثر عبور جریان از سیم پیچ های آرمیچر، در آن میدان مغناطیسی ایجاد می شود.

در شکل ۲-۱۰ تصویر یک آرمیچر موتور DC را مشاهده می کنید.


۲-۳—ساختمان موتور DC کلکتوردار

در شکل ۲-۱۱ یک سر قاب M به نیم استوانه های A و انتهای دیگر قاب K، به نیم استوانه های C محکم شده است. قطعات B و D که روی نیم استوانه های A و C لغزش دارند، زغال نامیده می شوند. اگر قاب MK به اندازه 18° درجه بچرخد، محل K و M عوض می شود؛ به عبارت دیگر، محل نیم استوانه های A و C جایه جا می شود.


چون مکان زغال های B و D ثابت است، جهت جریان در سیم های M و K بر عکس می شود، بدین ترتیب جهت گردش قاب ثابت می ماند.

در شکل ۲-۱۱ با توجه به جهت جریان و جهت قطب های میدان مغناطیسی ثابت، قاب در جهت خلاف حرکت عقربه های ساعت دوران می کند.

اگر نیم استوانه ها موجود نباشند و جهت جریان تغییر نکند، قاب فقط می تواند نیم دور بزند.

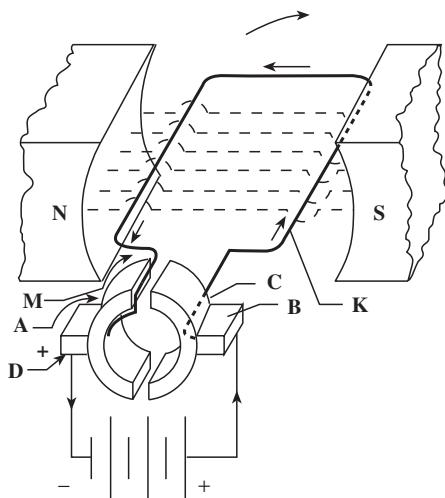


شکل ۲-۱۲- موتور در جهت موافق عقربه‌های ساعت می‌گردد.

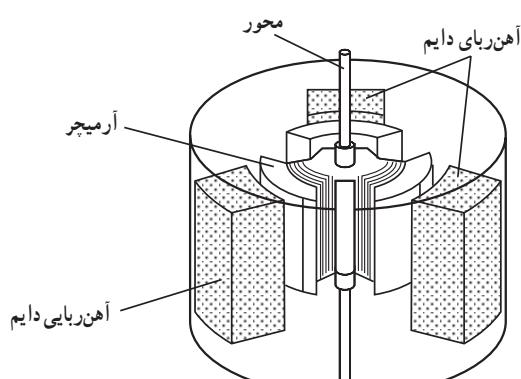

شکل ۲-۱۳- یک موتور DC

قطب
آهنربای دایم

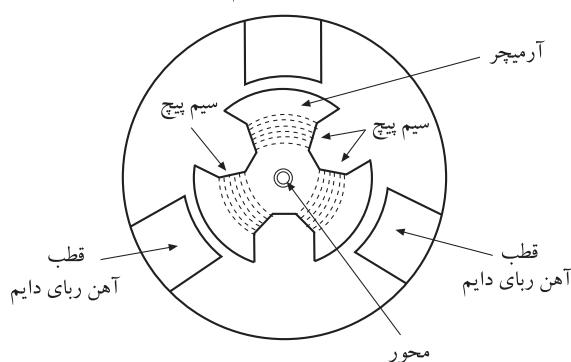

شکل ۲-۱۴- ساختمان یک موتور DC

با تعویض قطب‌های مثبت و منفی ولتاژ منبع تغذیه، می‌توانیم جهت گردش موتور را تغییر دهیم. در شکل ۲-۱۲ موتور در جهت موافق حرکت عقربه‌های ساعت می‌چرخد.

با توجه به جهت جریان و جهت قطب‌های میدان مغناطیسی ثابت، قاب در جهت خلاف عقربه‌های ساعت و یا در جهت موافق حرکت عقربه‌های ساعت می‌چرخد.

۴-۲- آشنایی با ساختمان یک موتور الکتریکی کوچک
اجزای تشکیل دهنده‌ی یک موتور مستقیم DC به دو قسمت اصلی تقسیم می‌شوند.

۱-۲- قطب‌های اصلی (قسمت ساکن): قسمت ساکن شامل قطب‌های اصلی یک موتور DC کوچک را در شکل ۲-۱۳ مشاهده می‌کنید. این موتور سه قطب آهنربایی دائمی دارد.


۲-۲- قسمت متحرک یا رotor: Rotor: قسمت گردان و متحرک را در موتورهای جریان مستقیم آرمیچر می‌نامند.
آرمیچر شامل چهار قسمت به شرح زیر است:
- آرمیچر یا یکسوکننده‌ی مکانیکی

- سیم پیچ

- هسته

- محور

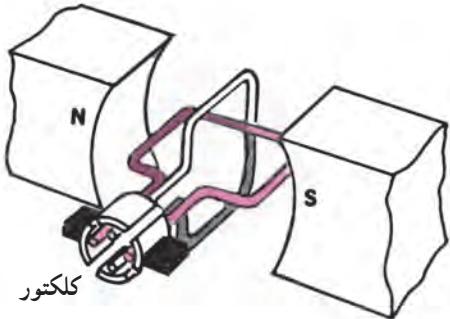محور آرمیچر باید از جنس فولاد ساخته شود زیرا خاصیت مغناطیسی فولاد کم است و استحکام مکانیکی زیادی در مقابل نیروهای کششی، پیچشی و برشی دارد. شکل ۲-۱۴ ساختمان یک موتور DC را شناس می‌دهد.



کلکتور یا کموتاتور از چهار قطعه $\frac{1}{4}$ استوانه‌ی مسی طبق شکل ۲-۱۵ تشكيل می‌شود. سر هریک از حلقه‌های سیم پیچ‌های آرمیچر به یک، $\frac{1}{4}$ استوانه متصل است. وظیفه‌ی کلکتور انتقال جریان DC به حلقه‌ها و تغییر جهت جریان در بازوها هر سیم پیچ آرمیچر، به منظور ایجاد گشتاور جهت گردش کامل آرمیچر است.

شکل ۲-۱۵- کلکتور و انتقال جریان DC به حلقه‌ها

نکته‌ی مهم: تعداد قطعه‌های کلکتور بستگی به تعداد قاب‌های حلقه‌ای آرمیچر دارد. برای هر بازوی قاب نیاز به یک قطعه از کلکتور است.

در اثر تغییر بار موتور و ولتاژ تغذیه، دور موتور ضبط صوت تغییر می‌کند.

۲-۵- آشنایی با چگونگی تنظیم دور موتورهای الکتریکی


۱-۲-۵- آشنایی با نحوه کنترل دور: یکی از مشخصه‌های اصلی موتورهای DC، دور یا سرعت چرخش آن است و بر حسب دور بر دقیقه بیان می‌شود.

تغییرات دور موتور بستگی به شدت میدان مغناطیسی، ولتاژ دو سر آرمیچر و مقاومت مکانیکی آرمیچر دارد.


معمولًا با تغییرات بار موتور و ولتاژ منع تغذیه‌ی دستگاه‌های ضبط صوت، دور موتور تغییر می‌کند و به نوسان درمی‌آید. بنابراین باید دور موتور به صورتی مداوم و پی درپی کنترل شود تا مقدار آن همواره ثابت بماند.

تغییرات بار موتور از قبیل خوب درگیر نشدن و ساییده شدن چرخ‌دنده‌ها و قرفه‌ها، استفاده از نوار و کاست‌هایی که سخت حرکت می‌کنند، شل شدن یا سفت بودن تسمه‌ی موتور، دور موتور را تغییر می‌دهد.


در شکل ۲-۱۶ تغییرات بار را روی موتور مشاهده می‌کنید. کاهش ولتاژ باتری دستگاه ضبط صوت نیز دور موتور را کاهش می‌دهد به طوری که گاهی موتور را متوقف می‌کند. با توجه به موارد ذکر شده برای تنظیم دور موتور، احتیاج به یک مدار تنظیم دور داریم.

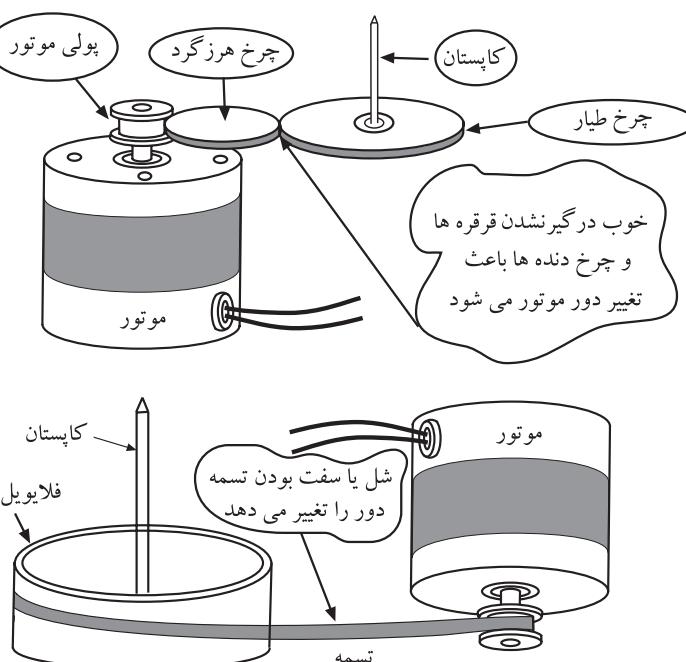

شکل ۲-۱۶- عوامل مؤثر بر روی تغییر دور موتور

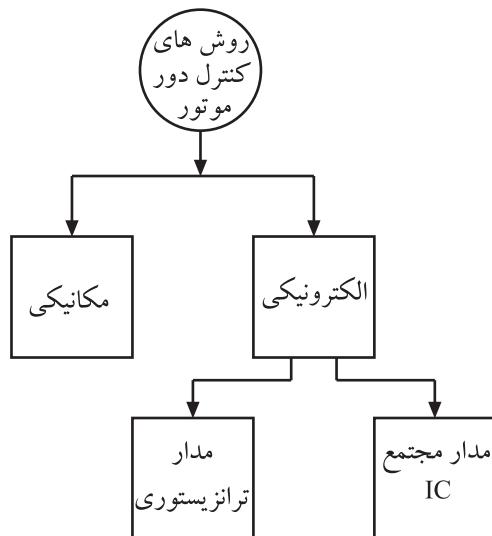

شکل ۲-۱۷- انواع روش‌های کنترل دور موتور

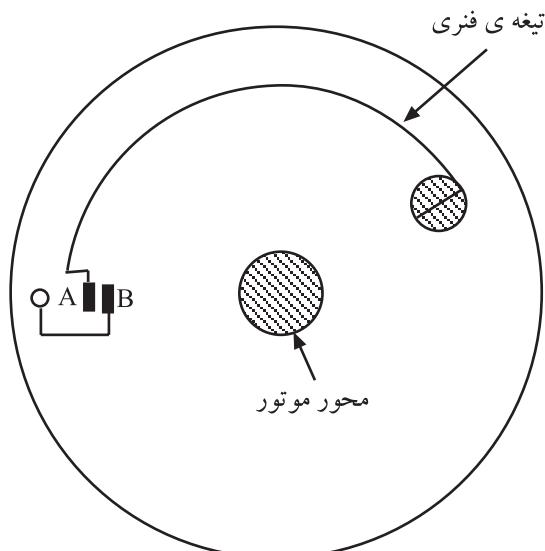


شکل ۲-۱۸- نمای بالای موتور DC ضبط‌صوت

معمولًاً برای کنترل دور موتور ضبط‌صوت از دو روش، کنترل مکانیکی و کنترل الکترونیکی استفاده می‌شود. مدارهای کنترل الکترونیکی ممکن است دارای ترانزیستور یا مدار مجتمع (آی‌سی) باشند (شکل ۲-۱۷).

در ضبط‌صوت‌های ساده و ارزان معمولًاً از روش‌های مکانیکی یا الکترونیکی ترانزیستوری استفاده می‌شود، اما در دستگاه‌های نسبتاً پیشرفته و جدید معمولًاً آی‌سی به کار می‌رود. امروزه روش مکانیکی کاملاً منسوخ شده است.

۲-۵-۲- کنترل دور موتور دستگاه ضبط‌صوت
با استفاده از روش مکانیکی: در یکی از روش‌های مکانیکی، از خاصیت نیروی گریز از مرکز و انحراف یک تیغه‌ی فرنی استفاده شده است. در شکل ۲-۱۸ نمای بالای یک موتور نشان داده شده است. با افزایش دور موتور، تیغه‌ی فرنی که به محور موتور وصل است از طریق نیروی گریز از مرکز از محل استقرار خود منحرف می‌شود و کن tact‌های پلاتین A و B را قطع و وصل می‌کند.

این قسمت جهت آشنایی بیان شده است و در ارزش‌یابی مورد آزمون قرار نمی‌گیرد.

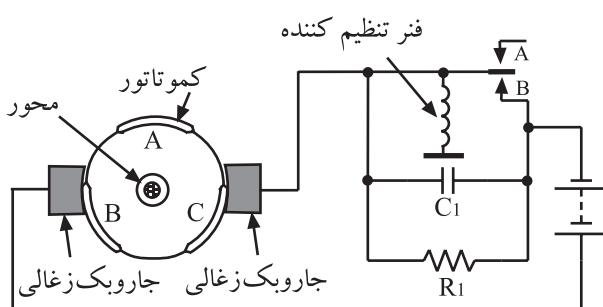


شکل ۲-۱۹- مدار تغذیه‌ی موتور

در روش مکانیکی، ولتاژ کار موتور از طریق مدار الکتریکی، که در شکل ۲-۱۹ نشان داده شده است به موتور وصل می‌شود. این مدار روی یک فیبر مدار چاپی قرار دارد و در داخل موتور قرار می‌گیرد.


این قسمت جهت آشنایی بیان شده است و در ارزشیابی مورد آزمون قرار نمی‌گیرد.

فر به سمت بالا کش می‌آید

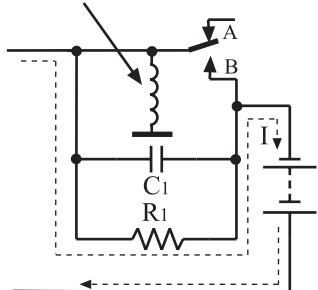


شکل ۲-۲۰—مسیر جریان موتور در دور بالا

هرگاه دور موتور بیش از حد افزایش یابد تیغه‌ی فنری K توسط نیروی گریزاز مرکز از کنتاکت B جدا می‌شود و به کنتاکت A وصل می‌شود. در این حالت جریان موتور از طریق مقاومت R_1 برقرار می‌شود (شکل ۲-۲۰). به علت وجود مقاومت در مسیر جریان، مقدار جریان کم می‌شود و دور موتور را کاهش می‌دهد. با کاهش دور موتور نیروی گریزاز مرکز ضعیف می‌شود و نیروی فنر S بر آن غلبه می‌کند. در این حالت مجدداً تیغه‌ی فنری K به کنتاکت B وصل می‌شود و شرایط شکل ۲-۱۹ را به وجود می‌آورد.

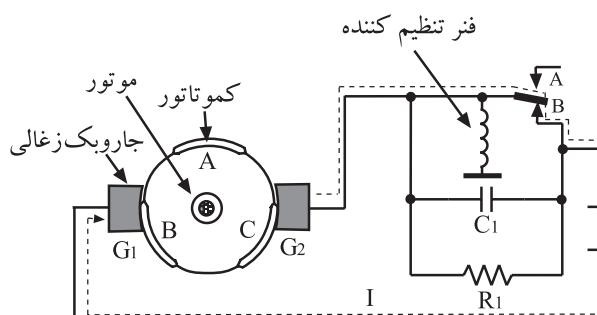


شکل ۲-۲۱—مسیر جریان موتور در دور کم موتور

در شکل ۲-۲۱ مدار کنترل به صورت گستردۀ نشان داده شده است. قطب مثبت باتری مستقیماً به زغال A اتصال دارد. قطب منفی از کنتاکت B و تیغه‌ی فنری K وسط پلاتین به زغال دوم وصل می‌شود. با اتصال ولتاژ، جریان به موتور می‌رسد و شروع به گردش می‌کند و به آرامی دور آن افزایش می‌یابد و به دور نامی خود می‌رسد.


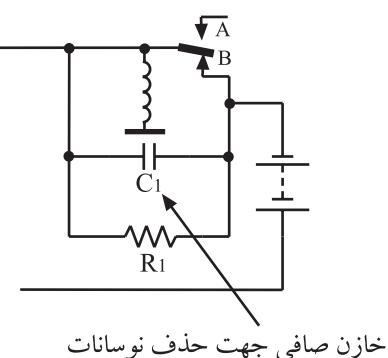


شکل ۲-۲۲—وظیفه‌ی خازن C₁ حذف نوسانات ولتاژ است.

برای حذف جرقه‌ی ایجاد شده بین سر کنتاکت‌ها از خازن C₁ استفاده شده است (شکل ۲-۲۲).

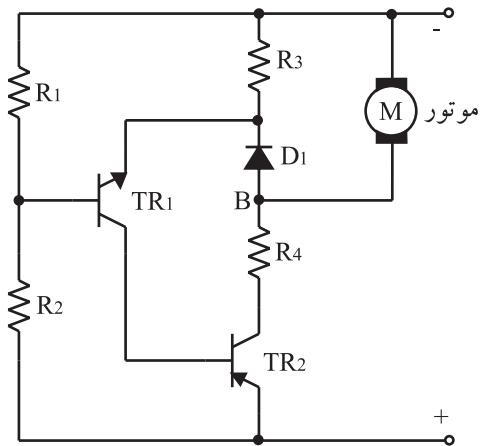

شکل ۲-۲۳—مدار الکترونیکی کنترل دور موتور

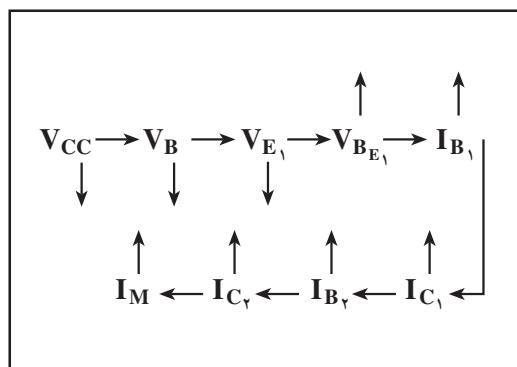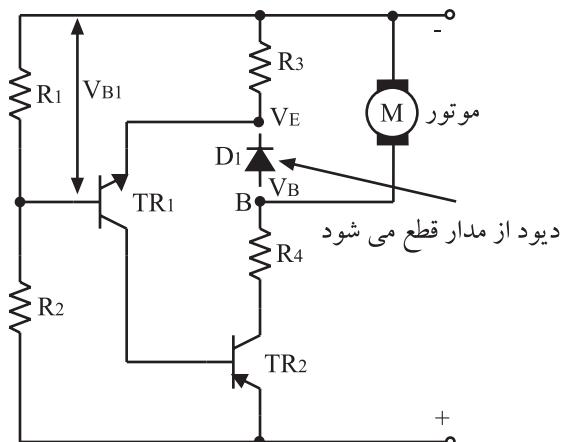

شکل ۲-۲۴— نحوه کنترل دور موتور بر اثر کاهش ولتاژ تغذیه



۲-۵-۳— کنترل دور موتور با استفاده از مدار الکترونیکی: مدار شکل ۲-۲۳ کنترل سرعت موتور را در اثر تغییرات ولتاژ منبع تغذیه و بار به عهده دارد. ترانزیستور TR_1 تقویت کننده ولتاژ DC است که ولتاژ را تقویت می کند. ترانزیستور TR_2 یک رگولاتور سری^۱ است. دیود D_1 اختلاف پتانسیل پایه ای امیتر TR_1 و نقطه ب و مقاومت های R_1 ، R_2 ، R_3 و R_4 تأمین کننده بایاس DC ترانزیستورها هستند.

با کاهش ولتاژ منبع تغذیه، جریان موتور کم می شود و دور موتور کاهش می یابد.

نحوه کنترل دور: با افت ولتاژ منبع تغذیه، ولتاژ نقطه ب کم می شود. می دانیم ولتاژ V_B تقریباً ثابت است، بنابراین کاهش ولتاژ به امیتر TR_1 منتقل می شود. چون ترانزیستور TR_1 از نوع NPN است، ولتاژ بیس امیتر آن افزایش می یابد و جریان I_{B1} را زیاد می کند. با افزایش جریان بیس، هدایت ترانزیستور TR_1 و در نهایت جریان I_{C1} زیاد می شود. افزایش جریان I_{C1} ، جریان I_{B2} را بالا می برد. در این حالت جریان موتور را که از TR_2 تأمین می شود زیاد می کند. نحوه کنترل مدار در شکل ۲-۲۴ نشان داده شده است.

۱— در مورد رگولاتورها در پومنان های الکترونیک کار عمومی بحث شده است.

با افزایش V_{CC} دیود اتصال کوتاه است

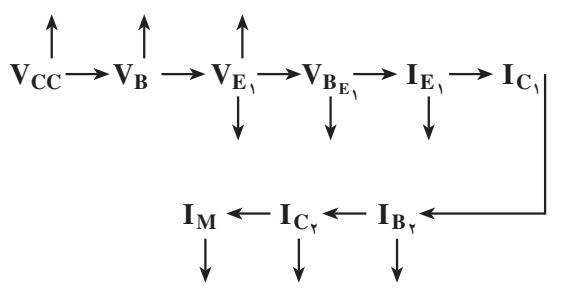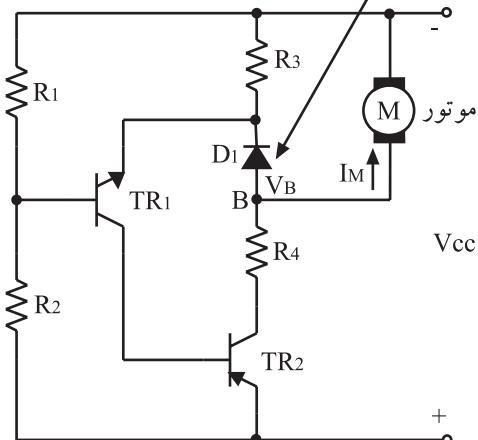

شکل ۲-۲۵— نحوه کنترل دور موتور بر اثر افزایش ولتاژ تغذیه



با افزایش ولتاژ منبع تغذیه، ولتاژ بیس TR_1 زیاد می‌شود.

چون ولتاژ دو سر D_1 ثابت است، لذا افزایش ولتاژ به امیر منتقل می‌شود و ولتاژ بیس امیر TR_1 را کم می‌کند. با کاهش V_{BE1} ، جریان کلکتور TR_1 کاهش می‌یابد و ترانزیستور TR_1 کمتر هدایت می‌کند. در این شرایط جریان I_{B1} کم می‌شود و جریان I_{C1} را که همان جریان مؤثر است، کاهش می‌دهد و بدین ترتیب از افزایش دور موتور جلوگیری به عمل می‌آید.


نحوه کنترل افزایش دور موتور در لحظه‌ی زیاد شدن مقدار ولتاژ منبع تغذیه در شکل ۲-۲۵ نشان داده شده است.

کنترل دور موتور بر اثر تغییرات بار موتور به این شرح است که هرگاه بار موتور افزایش یابد، مثلاً وقتی که درگیری چرخ دنده به سختی انجام شود، باید دور موتور افت نکند، برای این منظور باید ولتاژ دو سر موتور زیاد شود تا جریان بیشتری به موتور وارد شود و از کاهش دور جلوگیری کند. اگر ولتاژ دو سر موتور زیاد نشود، نیروی محرکه‌ی القابی EMF موتور کاهش پیدا می‌کند که باعث کم شدن سرعت موتور می‌شود.


با افزایش بار موتور، جریان R_4 و ولتاژ دو سر آن زیاد می‌گردد، در این صورت ولتاژ بیس امیر TR_1 بیشتر می‌شود که خود باعث هدایت بیشتر ترانزیستور و افزایش I_{E1} و I_{C1} می‌شود؛ بدین صورت هدایت TR_2 بیشتر می‌گردد و ولتاژ موتور را در مقابل افزایش بار کاهش نمی‌دهد. نحوه کنترل مدار را در شکل ۲-۲۶ مشاهده می‌کنید.

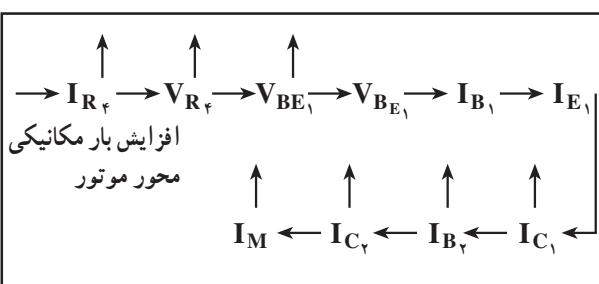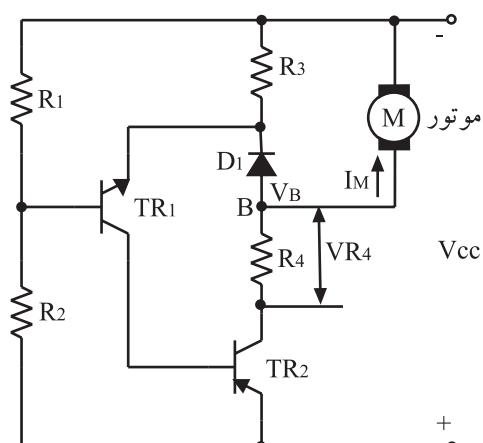

شکل ۲-۲۶— نحوه کنترل دور موتور بر اثر تغییرات بار موتور

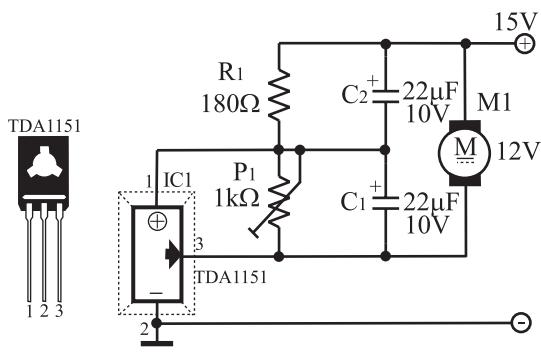


شکل ۲-۲۷ - کنترل دور موتور با آی سی

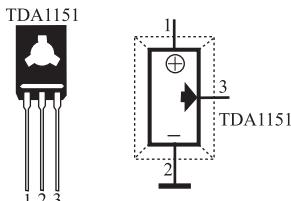


شکل ۲-۲۸ - شناسایی پایه‌های آی سی کنترل دور موتور

تعیین کننده‌ی جریان موتور

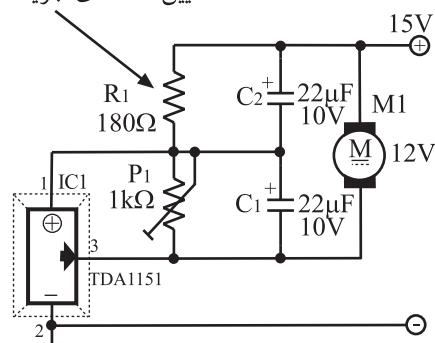


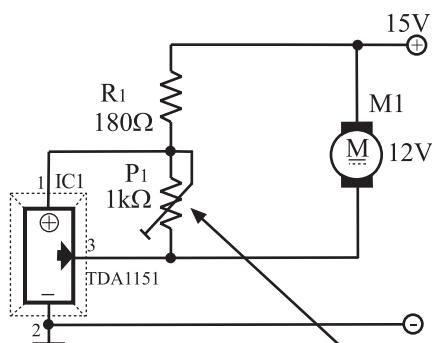شکل ۲-۲۹ - مدار بایاس آی سی کنترل دور موتور



پتانسیومتر تنظیم دور موتور

شکل ۲-۳۰

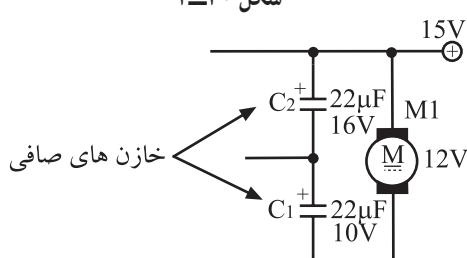

شکل ۲-۳۱ - خازن‌های صافی حذف نوسانات ولتاژ دو سر موتور

۴-۵-۲ - کنترل دور موتور با آی سی: مدارهای
کنترل دور با آی سی برای موتورهای DC در محدوده‌ی کار
مشخصی طراحی شده است. نقشه‌ی مدار آی سی را در شکل
۲-۲۷ مشاهده می‌کنید. این مدار ولتاژ مؤثر EMF ثابتی را برای
موتور فراهم می‌کند. بدین ترتیب سرعت چرخش موتور نیز ثابت
باقی می‌ماند.

در این مدار از نوعی آی سی رگولاتور دور موتور یعنی
سری TDA استفاده شده است. در شکل ۲-۲۸ شماره‌ی آی سی
و ترتیب پایه‌های آن را مشاهده می‌کنید. این آی سی با تثبیت ولتاژ
دوسر موتور، دور آن را تثبیت می‌کند.

آی سی سری TDA سه پایه دارد. پایه‌ی شماره ۱ برای
ولتاژ مرجع، پایه‌ی شماره ۲ برای اتصال به زمین، و پایه‌ی شماره ۳
برای تأمین جریان کنترل کننده‌ی موتور است.

مotaور بین خط تغذیه‌ی مثبت و پایه‌ی ۳ آی سی قرار می‌گیرد
(شکل ۲-۲۹). مقاومت R_1 را معمولاً در حدود 2Ω برابر مقاومت
سیم‌پیچ‌های موتور در نظر می‌گیرند. در این شرایط جریان عبوری

از R_1 حدوداً $\frac{1}{2}$ جریان موتور می‌شود.

مقدار ولتاژ موتور و در نهایت دور موتور، بستگی به تنظیم
پتانسیومتر P_1 دارد (شکل ۲-۳۰).

مدارهای کنترل دور با آی سی برای موتورهای DC
در محدوده‌ی کار مشخص طراحی شده است.

خازن‌های C_1 و C_2 که در شکل ۲-۳۱ آمده است،
خازن‌های صافی هستند که تغییرات ناخواسته‌ی ولتاژ روی موتور
و آی سی را حذف می‌کنند.


۶-۲-۱- اصول کار تنظیم دور موتور با روش ولتاژ و جریان

۱-۶-۲-۱- مدار کنترل سرعت موتور با روش ولتاژ:

در شکل ۶-۳۲ یک نمونه مدار کنترل سرعت موتور با روش ولتاژ نشان داده شده است. ولتاژ ورودی V_{in} که دور موتور را کنترل می‌کند، بیس ترانزیستور TR_1 را تغذیه می‌کند. توان الکتریکی موردنیاز برای موتور از منبع تغذیه تأمین می‌شود.


ترانزیستور در ناحیهٔ خطی (فعال) کار می‌کند. موتور به عنوان بار در پایهٔ امپیر ترانزیستور قرار دارد.

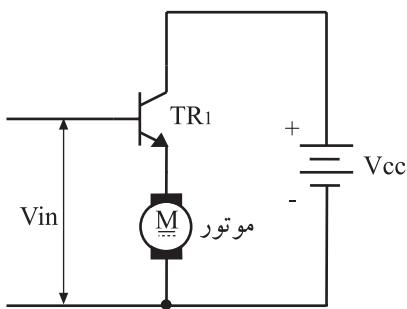اگر از ولتاژ بیس - امپیر (V_{BE}) ترانزیستور صرف نظر کنیم، ولتاژ موتور مستقیماً توسط ولتاژ ورودی V_{in} و ولتاژ موتور را از طریق منبع تغذیه تأمین می‌کند.



$$\begin{aligned}V_M &= V_E \\V_E &= V_i - V_{BE} \\V_i &> V_{BE} \\V_E &\approx V_i = V_{MOTOR}\end{aligned}$$

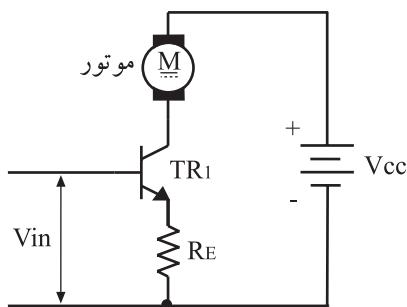شکل ۶-۳۲- کنترل سرعت موتور با روش تغییر ولتاژ دو سر موتور



$$I_E = \frac{V_{in} - V_{BE}}{R_E}$$

$$I_E = I_{MOTOR}$$

$$V_{in} > V_{BE}$$

$$I_E \approx I_M = \frac{V_{in}}{R_E}$$


۱-۶-۲-۲- مدار کنترل دور موتور با روش جریان:

برای تنظیم سرعت موتور با روش جریان، می‌توان از مدار شکل ۶-۳۳ استفاده کرد. در این مدار موتور به عنوان مقاومت بار روی کلکتور ترانزیستور قرار دارد. در این حالت جریان I_C از موتور عبور می‌کند که تقریباً با جریان I_E برابر است.

اگر از ولتاژ بیس - امپیر (V_{BE}) صرف نظر کنیم، جریان موتور مستقیماً با ولتاژ ورودی V_{in} کنترل خواهد شد.


با افزایش ولتاژ ورودی، جریان موتور زیاد می‌شود و چنان‌چه ولتاژ ورودی افت کند، جریان موتور نیز کاهش می‌یابد.

شکل ۶-۳۳- کنترل سرعت موتور با روش تغییر جریان موتور

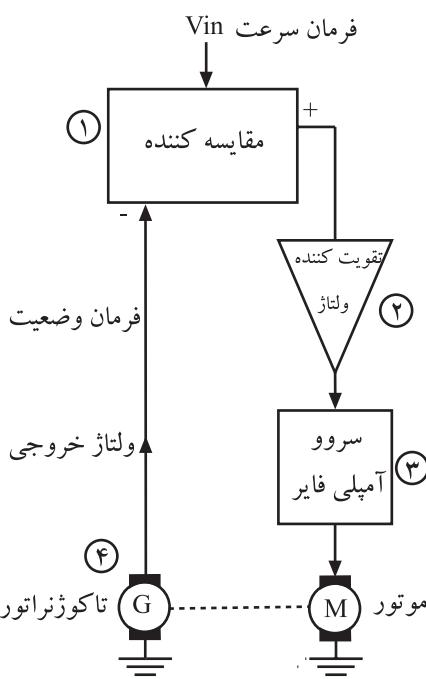


شکل ۲-۳۴- بلوک دیاگرام سیستم کنترل دور موتور به روش اندازه‌گیری

۷-۲-۱- بلوک دیاگرام: کنترل سرعت موتور با روش اندازه‌گیری موقعیت، اساس کار سیستم‌های جدید صوتی از قبیل CD و VCD و ماشین‌های اداری و چاپگرها را تشکیل می‌دهد. بلوک دیاگرام این سیستم در شکل ۲-۳۴ نشان داده شده است. در این سیستم موقعیت و سرعت زاویه‌ای موتور از طریق وسیله‌ای به نام تاکوژنراتور به ولتاژ تبدیل می‌شود. ولتاژ بدست آمده از تاکوژنراتور به منظور مقایسه با سیگنال فرمان سرعت ورودی، به مدار مقایسه کننده اعمال می‌شود. خروجی مقایسه کننده که سیگنال خطای نام دارد، پس از تقویت، مدار کنترل سرعت موتور را تغذیه می‌کند. مدار سروو آمپلی‌فایر ولتاژ دوسر موتور را تنظیم می‌کند.

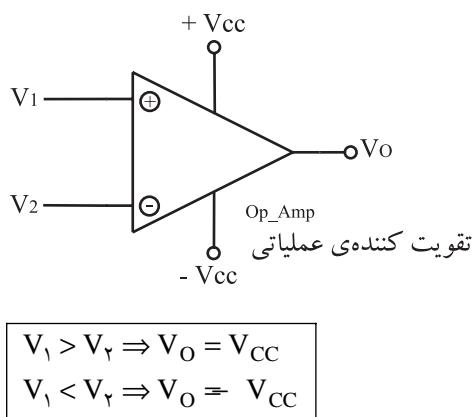

شکل ۲-۳۵- کاربرد تقویت کننده به عنوان مقایسه کننده

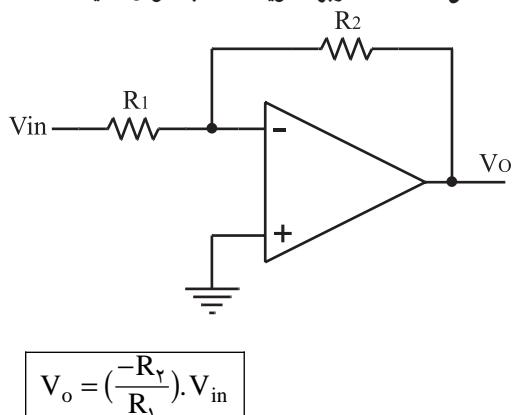

شکل ۲-۳۶- تقویت کننده‌ی ولتاژ با تقویت کننده‌ی عملیاتی

۷-۲-۲- عملکرد هریک از بلوک‌ها

بلوک ۱

یک مقایسه‌کننده‌ی ولتاژ است که در شکل ۲-۳۵ مدار آن را ملاحظه می‌کنید. اگر ولتاژ پایه‌ی V_1 بیشتر از ولتاژ پایه‌ی V_2 باشد ولتاژ خروجی بیشترین مقدار مثبت را دارد. اما در صورتی که ولتاژ V_2 بیشتر از V_1 شود، ولتاژ خروجی بیشترین مقدار منفی را بدست می‌آورد.

بلوک ۲


یک تقویت کننده‌ی ولتاژ است که یک تمونه از مدار آن را در شکل ۲-۳۶ مشاهده می‌کنید. تقویت کننده از نوع عملیاتی با ورودی معکوس‌کننده است. مقدار ولتاژ خروجی از رابطه‌ی مربوط به تقویت کننده‌های عملیاتی قابل محاسبه است.

خروجی مقایسه کننده که سیگنال خطای نام دارد، پس از تقویت، مدار کنترل سرعت موتور را تغذیه می‌کند.

بلوک ۳

سروو و آمپلی فایر: مدار کنترل سرعت موتور، سروو و آمپلی فایر نامیده می شود. در سروو و آمپلی فایرها از ترازیستورهای دوقطبه که در ناحیه فعال یا خطی بایاس شده‌اند، استفاده می شود.

مدار سروو و آمپلی فایری که در این سیستم کنترل به کار رفته، از نوع تقویت‌کننده‌ی قدرت پوش – پول مکمل است (شکل ۲-۳۷).

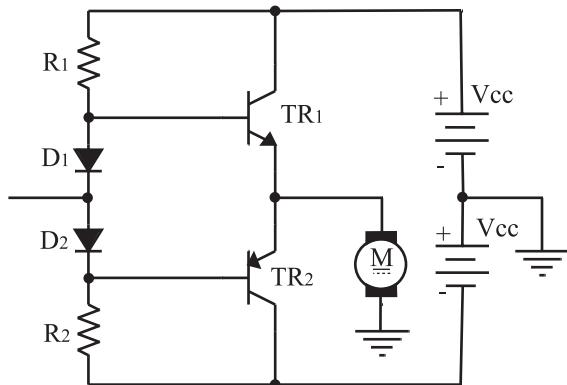


شکل ۲-۳۷ – تقویت‌کننده‌ی سروو برای موتور

تقویت‌کننده‌ی یک سروو و آمپلی فایر باید دو جهته باشد به طوری که بتواند موتور را در دو جهت به گردش درآورد. با مثبت شدن ولتاژ ورودی، موتور چپ گرد می شود. در این حالت جریان موتور را TR_1 تأمین می کند و با منفی بودن ولتاژ ورودی جریان موتور از طریق TR_2 تأمین می شود و موتور به صورت راست گرد (از چپ به راست) گردش می کند.

بلوک ۴

تاكوژنراتور: در سیستم کنترل سرعت با روش اندازه‌گیری از یک تاكوژنراتور به عنوان آشکارکننده‌ی سرعت موتور استفاده می شود. این وسیله سرعت موتور را به ولتاژ خطی تبدیل می کند (شکل ۲-۳۸). تاكوژنراتور به محور موتور کوپل می شود تا بتواند سرعت لحظه‌ای موتور را تشخیص دهد.

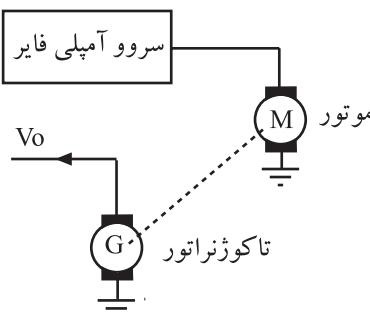

شکل ۲-۳۸ – بلوک دیاگرام مبدل دور موتور به ولتاژ

تقویت‌کننده‌ی یک سروو و آمپلی فایر باید دو جهته باشد به طوری که بتواند موتور را در دو جهت به گردش در آورد.

تاكوژنراتور، سرعت موتور را به ولتاژ خطی تبدیل می کند.


سیستم کنترل دور موتور به روش اندازه‌گیری دارای قسمت‌های زیر است :

- مقایسه‌کننده ولتاژ
- تقویت‌کننده ولتاژ
- سروو و آمپلی فایر
- تاكوژنراتور


امتیاز سیستم کنترل سرعت موتور با استفاده از کریستال کوارتز در کنترل بسیار دقیق سرعت موتور است.

۸-۲- کنترل سرعت موتور با استفاده از کریستال کوارتز


۱-۸-۲- بلوک دیاگرام: در کنترل دور با استفاده از کریستال کوارتز، از یک مدار مقایسه‌کننده فرکانس و فاز استفاده می‌شود. در این مدار، فرکانس سیگنال آشکارساز سرعت موتور با فرکانس سیگنال نوسان‌ساز کریستالی مقایسه می‌شود. بلوک دیاگرام این سیستم را در شکل ۲-۳۹ ملاحظه می‌کنید. امتیاز این سیستم نسبت به دیگر سیستم‌ها کنترل بسیار دقیق سرعت موتور است.

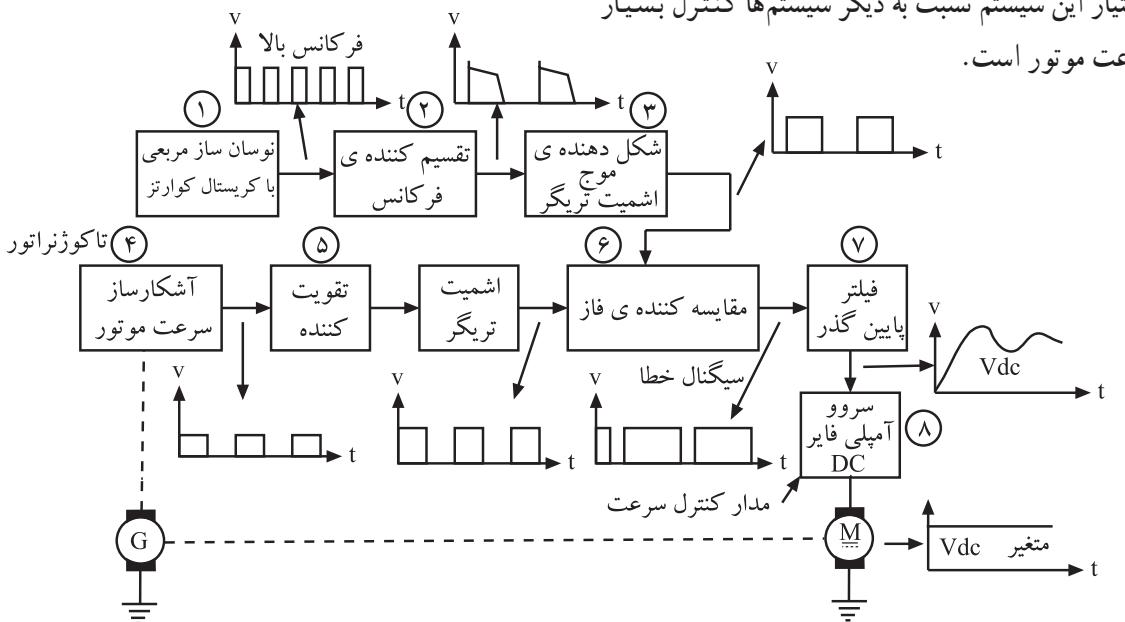

شکل ۲-۳۹- بلوک دیاگرام سیستم کنترل سرعت موتور با نوسان‌ساز کریستالی

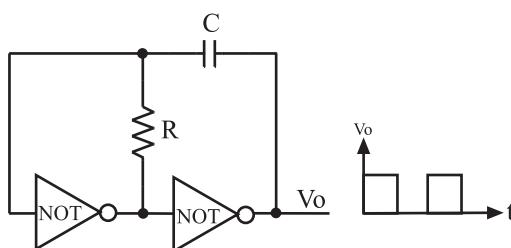

شکل ۲-۴۰- نوسان‌ساز مربعی با گیت منطقی NOT و شبکه RC

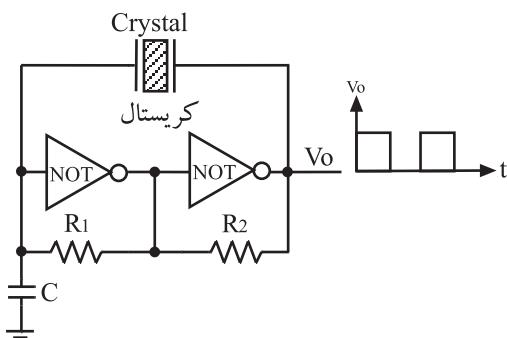


شکل ۲-۴۱- نوسان‌ساز مربعی با گیت منطقی که از کریستال کوارتز استفاده شده است.

۲-۸- تشریح بلوک‌ها

بلوک ۱- نوسان‌ساز موج مربعی: بلوک ۱ نوسان‌ساز موج مربعی است. ساده‌ترین روش برای ساختن یک موج مربعی استفاده از دو گیت NOT و یک شبکه فیدبک RC طبق شکل ۲-۴۰ است.

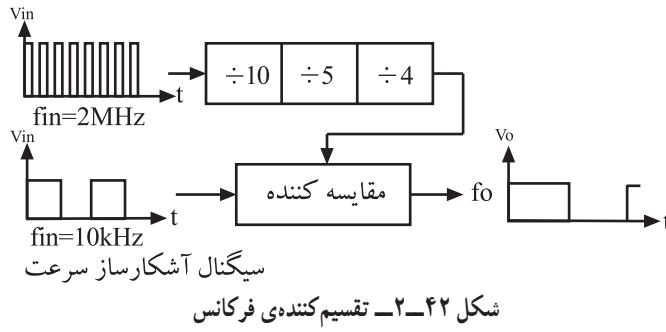عیب این مدار این است که فرکانس سیگنال خروجی به ولتاژ منبع تغذیه بستگی دارد. نوسان‌ساز موج مربعی با کریستال کوارتز، در برابر تغییرات منبع تغذیه، پایداری فرکانسی بسیارخوبی دارد. یک نمونه مدار نوسان‌ساز کریستالی را در شکل ۲-۴۱ ملاحظه می‌کنید.



برای یکسان شدن مقدار دو فرکانس، سه مرتبه عمل تقسیم انجام شده است.

بلوک ۲ - تقسیم کننده‌ی فرکانس: نوسان‌ساز کریستالی کوارتز، سیگنالی با فرکانس بالا تولید می‌کند. برای این‌که بتوانیم این سیگنال را با سیگنال آشکارساز سرعت موتور، مقایسه کنیم باید مقدار فرکانس آن را کاهش دهیم. برای این منظور، سیگنال نوسان‌ساز از یک تقسیم کننده‌ی فرکانس عبور می‌کند و چندین مرتبه تقسیم می‌شود تا تقریباً برابر با فرکانس آشکارساز شود (شکل ۲-۴۲).


از آی‌سی ۷۴۹۳ می‌توان به عنوان تقسیم کننده بر عدد ۲ و از آی‌سی ۴۰۱۸ به عنوان تقسیم کننده‌ی فرکانس بر اعداد زوج و فرد استفاده کرد.

از این قسمت آزمون گرفته نمی‌شود.


کار اصلی شمارنده‌های منطقی، شمارش اعداد به صورت بازی‌زی^۱ است که شمارنده در مُد n است. این شمارنده حداکثر می‌تواند 2^n عدد را شمارش کند. شمارنده‌های منطقی به عنوان مقسم فرکانس نیز به کار می‌روند. در این حالت فرکانس هریک از خروجی‌های شمارنده از رابطه‌ی $f = \frac{1}{2^n}$ بدست می‌آید.

این قسمت جهت آشنایی بیان شده است و در ارزشیابی مورد آزمون قرار نمی‌گیرد.

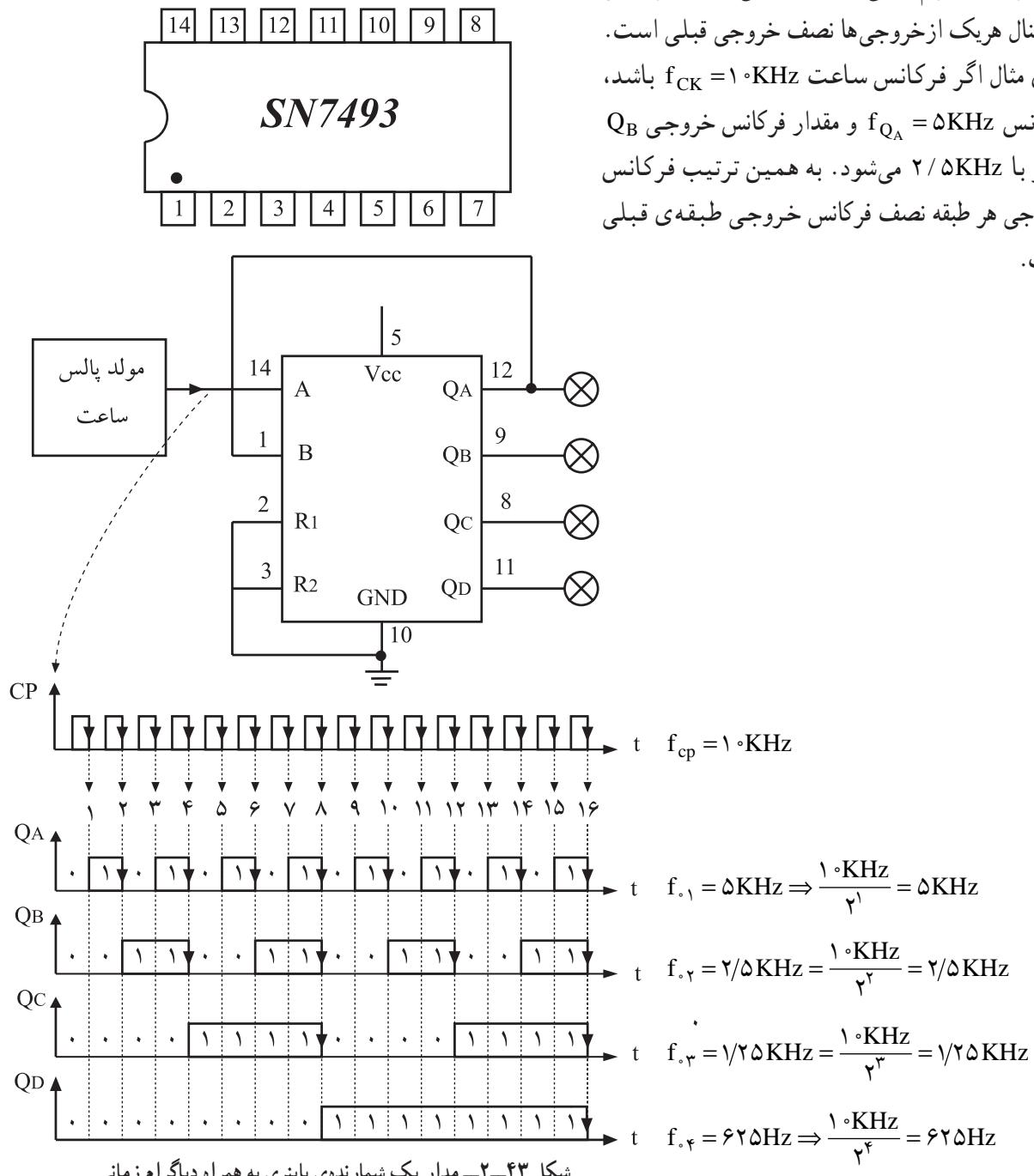در شکل ۲-۴۳ یک شمارنده‌ی چهاربیتی ($n = 4$) را همراه با دیاگرام زمانی آن مشاهده می‌کنید. فرکانس سیگنال هریک از خروجی‌ها نصف خروجی قبلی است. برای مثال اگر فرکانس ساعت $f_{CK} = 1\text{ KHz}$ باشد، فرکانس $f_{QA} = 5\text{ KHz}$ و مقدار فرکانس خروجی Q_B برابر با $2 / 5\text{ KHz}$ می‌شود. به همین ترتیب فرکانس خروجی هر طبقه نصف فرکانس خروجی طبقه‌ی قبلی است.



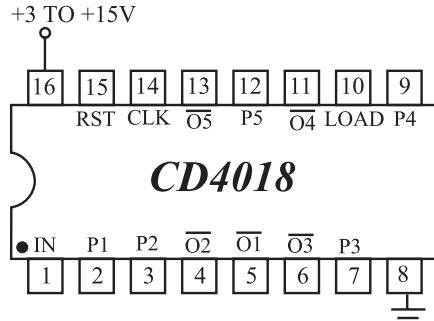
این قسمت جهت آشنایی بیان شده است و در ارزشیابی مورد آزمون قرار نمی‌گیرد.




۴۰۱۸—معرفی پایه‌های آی‌سی

یکی از آی‌سی‌های شمارنده که می‌تواند عمل تقسیم بر عدد زوج و فرد را انجام دهد، آی‌سی ۴۰۱۸ است، (شکل ۲-۴۴).

نحوه‌ی بستن پایه‌های آی‌سی جهت تقسیم فرکانس بر اعداد فرد و زوج را در شکل ۲-۴۵ مشاهده می‌کنید.

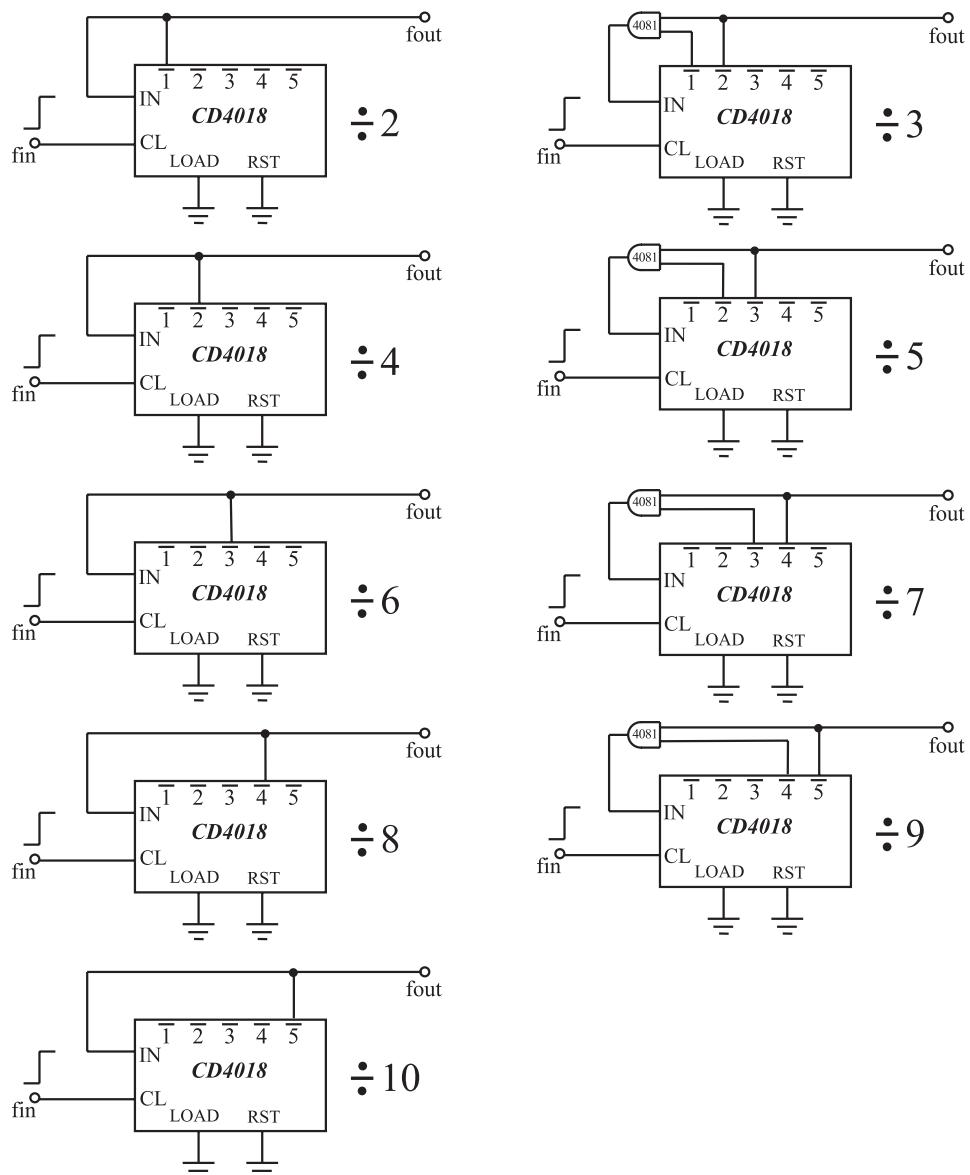


شکل ۲-۴۵— نحوه‌ی اتصال پایه‌های آی‌سی ۴۰۱۸ برای تقسیم بر عدد ۲ تا ۱۰

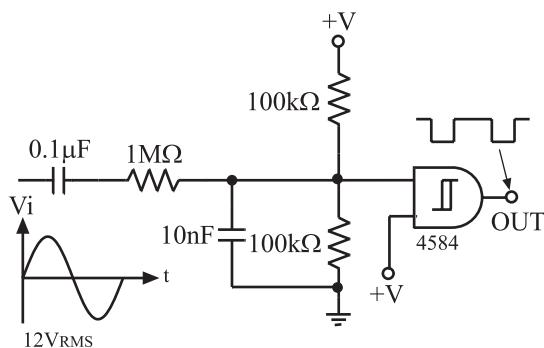


شکل ۲-۴۶—مدار اشميٰت تريگر مبدل موج سينوسی به مربعی

بلوک ۳—تشكيل دهندهٰ موج مربعی اشميٰت تريگر:
از مدار اشميٰت تريگر برای تبدیل موج سينوسی و مثلثی به شکل موج مربعی استفاده می‌شود. این مدار در مدارهای سوييچينگ و ديجيٰتال برای اصلاح شکل موج مربعی کاربردهای فراوانی دارد (شکل ۲-۴۶).

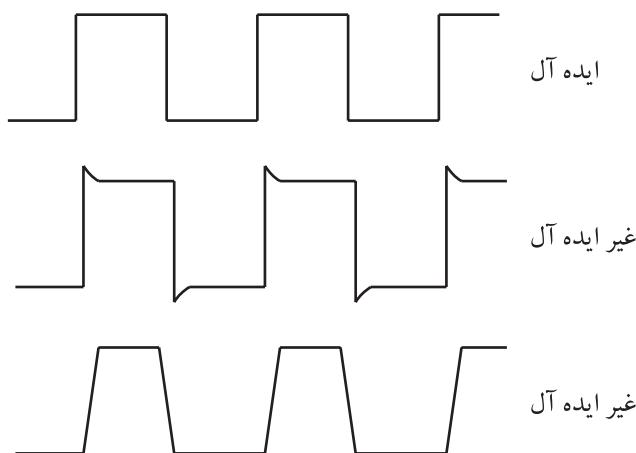

شکل ۲-۴۷—شکل موج مربعی (پالسی) ايده آل و غير ايده آل


شکل موج سيگنال نوسان‌ساز كريستالي بعد از تقسيم كنندهٰ فركانس از حالت ايده آل مربعی خارج می‌شود و به شکل يکی از موج‌های نشان‌داده شده در شکل ۲-۴۷ درمی‌آيد. تغيير شکل موج باعث می‌شود که عمل مقايسهٰ فركانس به خوبی صورت نگيرد. برای اين منظور سيگنال خروجي مقسم فركانس و تقويت‌كنندهٰ سيگنال آشكارساز سرعت را از مدار اصلاح كنندهٰ يا اشميٰت تريگر، عبور می‌دهند تا يك شکل موج مربعی ايده آل حاصل شود.

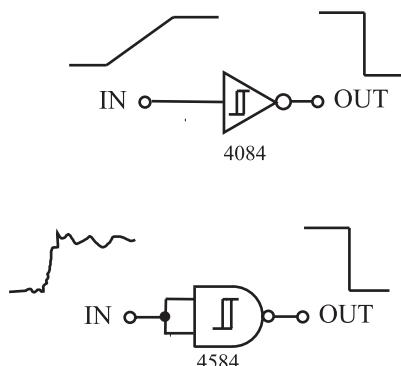


شکل ۲-۴۸—گيت‌های اشميٰت تريگر NOT و NAND

برای اصلاح شکل موج می‌توان از دو نمونه مدار شکل ۲-۴۸ استفاده کرد.


سيگنال خروجي مقسم فركانس و تقويت‌كنندهٰ سيگنال آشكارساز سرعت را از مدار اصلاح كنندهٰ يا اشميٰت تريگر عبور می‌دهند تا يك شکل موج مربعی ايده آل حاصل شود.

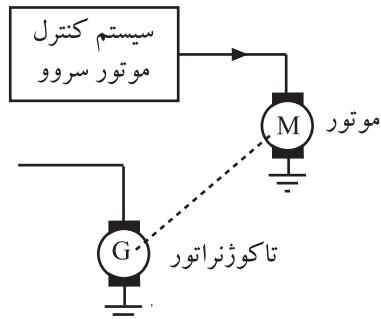


شکل ۲-۴۹— تاکوژنراتور به عنوان حسگر سرعت موتور

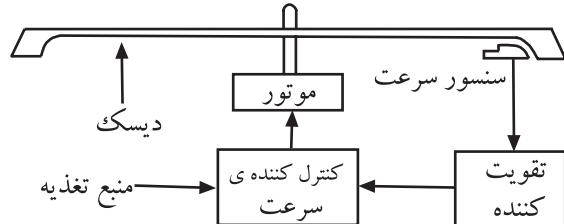

شکل ۲-۵۰— محل قرارگیری سنسور سرعت در زیر دیسک است

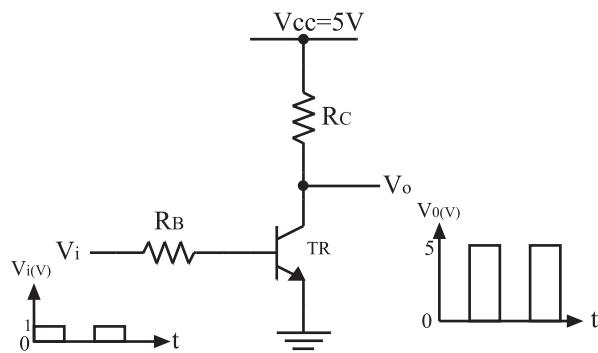

شکل ۲-۵۱— تقویت کنندهٔ شکل موج مربعی

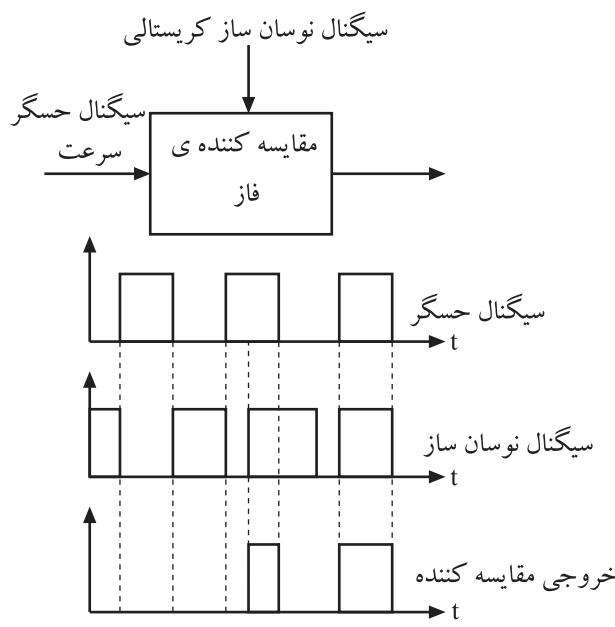

شکل ۲-۵۲— دیاگرام زمانی مقایسه کنندهٔ فاز

بلوک ۴— آشکارساز سرعت موتور (سنسور سرعت):

آشکارساز سرعت موتور DC در سیستم کنترل شکل ۲-۴۹ یک تاکوژنراتور است که به محور موتور کوپل می‌شود و سرعت زاویه‌ای را به ولتاژ تبدیل می‌کند. این آشکارساز در سیستم‌های کنترل کنندهٔ دقیق استفاده می‌شود. در سیستم‌های صوتی دیسکی، یک هد تزدیک دیسک قرار دارد که سرعت را احساس می‌کند و یک سیگنال برگشتی را به وجود می‌آورد. این سیگنال برگشتی طبق شکل ۲-۵۰ سرعت موتور را تشخیص می‌دهد. طرز عمل به این صورت است که عنصر حسکننده از آهن‌رباهای با قطب دوران یا از گروه‌های مجزایی از آهن‌رباهای کوچک که در لبهٔ خارجی دیسک قرار دارد، سیگنال‌هایی را به صورت پالس مغناطیسی دریافت می‌کند که سیگنال‌های حاصل از حسکننده سرعت پس از تقویت به مدار مقایسه کننده می‌رسد.

بلوک ۵— تقویت کنندهٔ سیگنال حسکنندهٔ سرعت:


سیگنال خروجی حسکنندهٔ سرعت دارای دامنهٔ بسیار ضعیفی است. این سیگنال توسط یک تقویت کننده به موج مربعی تبدیل می‌شود و به مدار مقایسه کنندهٔ فاز اعمال می‌رسد. این تقویت کننده مطابق شکل ۲-۵۱ می‌تواند یک مدار سادهٔ ترانزیستوری باشد که در ناحیهٔ قطع و اشباع کار می‌کند.

بلوک ۶— مقایسه کنندهٔ فاز: همان‌طور که در شکل


۲-۵۲ ملاحظه می‌شود مقایسه کنندهٔ فاز دو ورودی دارد که یکی سیگنال مربعی حسگر سرعت موتور و دیگری سیگنال نوسان‌ساز کریستالی است.

در صورتی که هردو ورودی فاز یکسان داشته باشند، خروجی این طبقه دارای سطح منطقی ۱ یا ($V_o = V_{CC}$) است. هرگاه فاز دو ورودی یکسان نباشند خروجی کم‌ترین سطح ولتاژ یعنی OV را دارد.



مقایسه کننده فاز می‌تواند یک گیت And باشد که با توجه به جدول صحت آن هرگاه دو ورودی گیت ۱ باشد، خروجی آن ۱ می‌شود. در شکل ۲-۵۳ جدول صحت و نمودار شکل موج‌های ورودی و خروجی گیت And را مشاهده می‌کنید.

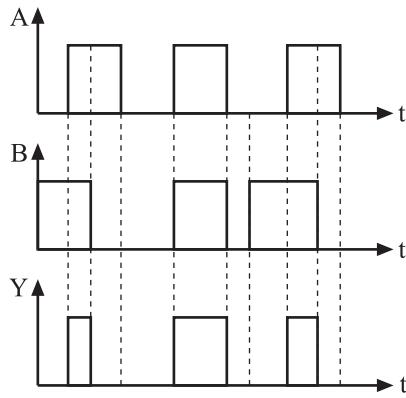

شکل ۲-۵۳—نماد گیت And و جدول صحت آن

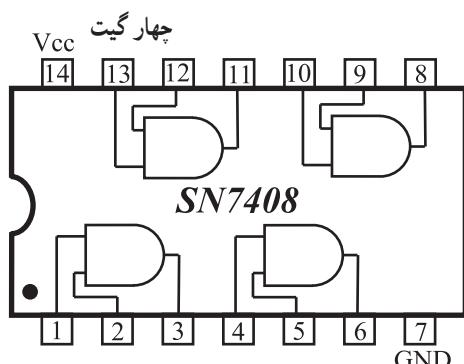

شکل ۲-۵۴—مدار داخلی آی‌سی ۷۴۰۸ چهار گیت And

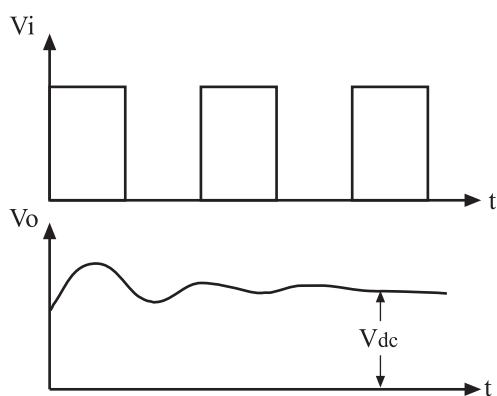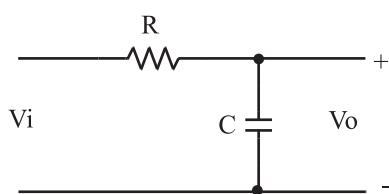

شکل ۲-۵۵—فیلتر پایین گذر RC همراه با شکل موج ورودی و خروجی آن

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

جدول صحت گیت AND

آی‌سی ۷۴۰۸ از سری TTL دارای چهار گیت And است که در شکل ۲-۵۴ مدار داخلی و ترتیب پایه‌های آن نشان داده شده است.

بلوک ۷—فیلتر پایین گذر: موج مربعی حاصل از خروجی مقایسه کننده فاز به یک فیلتر پایین گذر اعمال می‌شود. در خروجی این فیلتر یک ولتاژ DC ظاهر می‌شود که پس از تقویت به متور می‌رسد. مدار فیلتر پایین گذر RC و شکل موج‌های ورودی و خروجی این مدار را در شکل ۲-۵۵ مشاهده می‌کنید.

موج مربعی حاصل از خروجی مقایسه کننده فاز به یک فیلتر پایین گذر اعمال می‌شود.