

## ۴-۲-۵- مراحل اجرای آزمایش

### الف - مراحل ضبط سیگنال

■ قاب جلویی دستگاه ضبط صوت را به آرامی باز کنید.

محل قرارگرفتن دِک ضبط صوت را مشاهده می‌کنید (شکل ۲-۵۰).




شکل ۲-۵۰- دستگاه ضبط صوت

روش‌های متفاوتی برای به دست آوردن پاسخ فرکانسی نوار وجود دارد که در این آزمایش به یک روش اشاره شده است. با توجه به امکانات می‌توانید از سایر روش‌ها نیز استفاده کنید.


■ سیم‌های هِد، جک و برد الکترونیکی دستگاه را مشخص

و در صورت نیاز شماره‌گذاری کنید.

■ با توجه به نمودار بلوکی شکل (۲-۵۱) دستگاه را جهت اتصال به اسیلوسکوپ و دستگاه سیگنال ژنراتور AF آماده کنید. توجه داشته باشید که اتصال مدار باید به صورت مُونو برقرار شود.

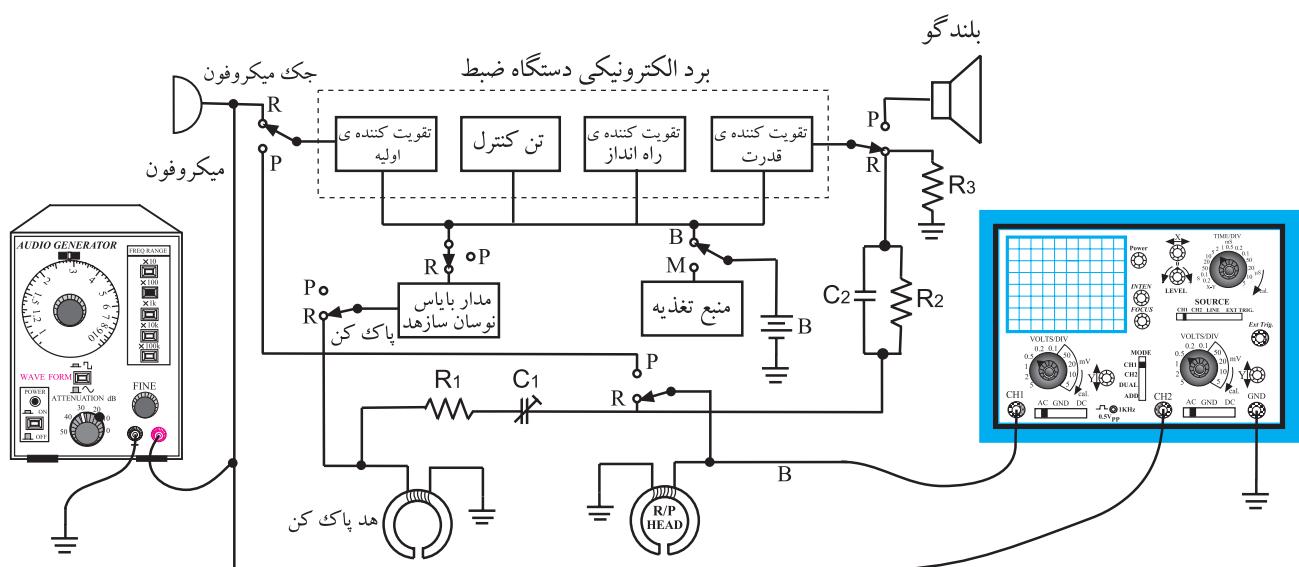


شکل ۲-۵۱- مدار مورد آزمایش

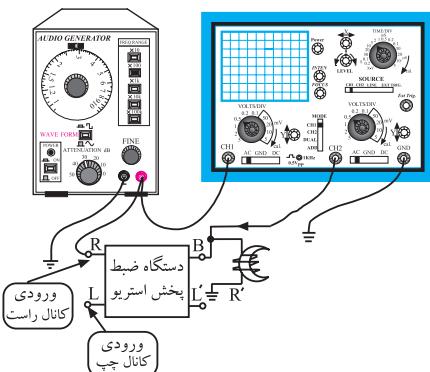


شکل ۲-۵۲- استفاده از کانال راست یا چپ دلخواه است.

برای برقراری اتصال به صورت مُونو می‌توانید از کانال راست یا چپ به دلخواه استفاده کنید (شکل ۲-۵۲).


- هد ضبط و پخش را با الکل و پنبه تمیز کنید (شکل ۲-۵۳).

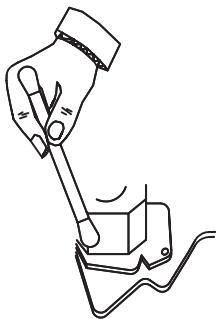

شکل ۲-۵۳—هد صوتی را با استفاده از الکل و وسیله‌های پاک‌کننده تمیز کنید.

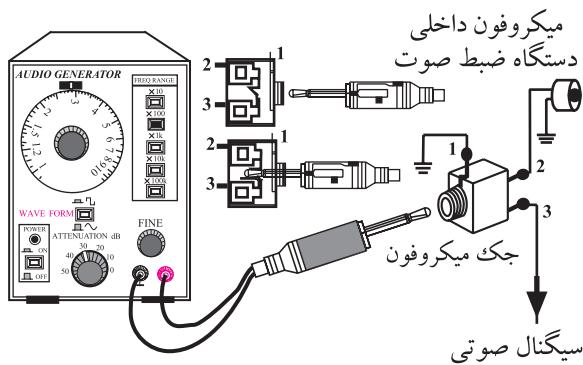

شکل ۲-۵۴—اتصال سیگنال ژنراتور AF به دستگاه ضبط صوت

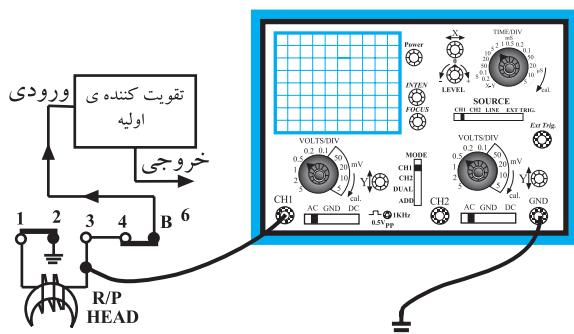

شکل ۲-۵۵—اتصال اسیلوسکوپ به دستگاه ضبط صوت

- سیگنال ژنراتور AF را با فیش مخصوص به جک میکروفون اتصال دهید (شکل‌های ۲-۵۱ و ۲-۵۴).

- کanal یک اسیلوسکوپ را به نقطه ورودی سیگنال میکروفون یعنی نقطه A وصل کنید (شکل‌های ۲-۵۱ و ۲-۵۴).
- کanal دو اسیلوسکوپ را به نقطه B یعنی خروجی پری‌آمپلی فایر دو هد ضبط و پخش وصل کنید (شکل ۲-۵۵).
- یک نوار ضبط نشده را در دستگاه ضبط صوت قرار دهید.

- سیگنال ژنراتور AF را روشن کنید و خروجی آن را روی دامنه  $5^{\circ}$  P-P<sup>mV</sup> یا کمتر تنظیم کنید.

- دستگاه ضبط صوت را روشن کنید و در حالت Record یا ضبط بگذارید.

- کلیدهای Tape و Record را به طور همزمان فشار دهید.

- فرکانس سیگنال ژنراتور را مطابق جدول (۲-۱) در زمان‌های خواسته شده تغییر دهید.

- برای هر تغییر فرکانس خروجی سیگنال ژنراتور AF

جدول ۱-۲

فرکانس AF (Hz)	زمان برحسب دقیقه	فرکانس سیگنال وروودی در نقطه A	دامنه سیگنال وروودی نقطه A	دامنه سیگنال خروجی نقطه B	ضریب بهره ولتاز
0Hz	۲				
۲۰ Hz	۴				
۱۰۰ Hz	۳				
۳۰۰ Hz	۴				
۱ kHz	۳				
۵ kHz	۴				
۱۰ kHz	۳				
۱۶ kHz	۴				
۲۰ kHz	۳				

می‌توانید از کلید Pause استفاده کنید. کلید را در زمان ضبط فشار دهید تا عمل ضبط متوقف شود سپس فرکانس سیگنال ژنراتور را تغییر دهید و مجدداً کلید Pause را فشار دهید تا عمل ضبط ادامه یابد.

- با تغییر فرکانس سیگنال ژنراتور مطابق زمان خواسته شده آزمایش را ادامه دهید و جدول را کامل کنید.
- در هر یک از مراحل بالا باید دامنه سیگنال ثابت باشد.

- برای به دست آوردن پهنهای باند BW دقیق نوار، می‌توانید فرکانس را تا ۳۰ کیلوهرتز نیز افزایش دهید.
- آیا فرکانس سیگنال خروجی تقویت کننده با فرکانس سیگنال ژنراتور AF برابر است؟ شرح دهید.

پاسخ:

---



---



---



---

- آیا دامنه سیگنال خروجی هد با دامنه سیگنال ورودی AF برابر است؟ چرا؟ شرح دهید.

پاسخ:

---



---



---



---

- آیا فرکانس سیگنال هد با فرکانس سیگنال ژنراتور AF برابر است؟ شرح دهید.

پاسخ:

---



---




---



---

- با توجه به مقادیر فرکانس و ضریب بهره  $A_V$  مربوط به هد دستگاه ضبط صوت پاسخ فرکانسی نوار ضبط شده را در شکل (۲-۵۶) رسم کنید.

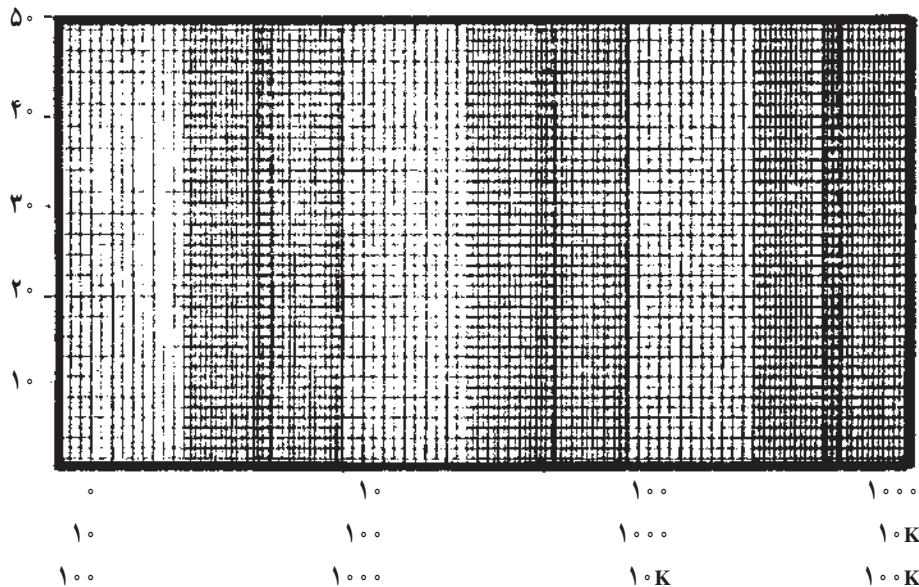

شکل ۲-۵۶- پاسخ فرکانسی نوار

محور عمودی معرف بهره یا  $A_V$  است کلیه مقادیر را بر روی محور انتقال دهید.  
محور افقی بیانگر فرکانس است کلیه مقادیر فرکانس سیگнал هد را بر روی محور انتقال دهید.

- نقاط به دست آمده را به هم وصل کنید و منحنی پاسخ فرکانس هد را به دست آورید.
- بعد از اتمام آزمایش نوار را به عقب برگردانید و آماده پخش قرار دهید.

- با استفاده از شکل (۲-۵۶) پهنهای باند مربوط به پاسخ فرکانسی نوار ضبط شده را به دست آورید.

پاسخ:

---



---



---



---

## ب - آزمایش پخش صدا


■ با استفاده از سیم‌های رابط و فیش‌های گوشی (EAR)

یا هدفون مدار را برای اتصال طبق نمودار بلوکی شکل ۲-۵۸ آماده کنید.


■ کanal یک اسیلوسکوپ را به دو سر هد ضبط و پخش وصل کنید (شکل ۲-۵۸).

■ کanal دو اسیلوسکوپ را به دو سر بلندگو یا به جک ورودی هدفون وصل کنید (شکل‌های ۲-۵۷ و ۲-۵۸).

■ ولوم دامنه صدا را روی مقدار ثابت قرار دهید.

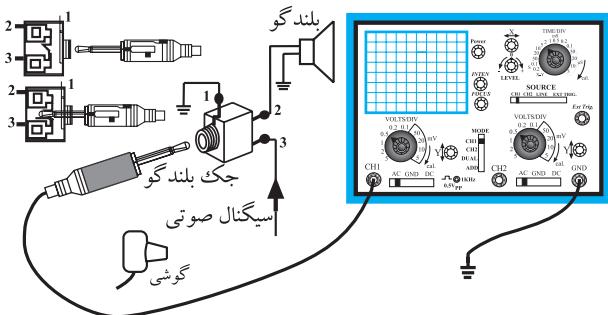

شکل ۲-۵۷ - نحوه اتصال اسیلوسکوپ به بلندگو

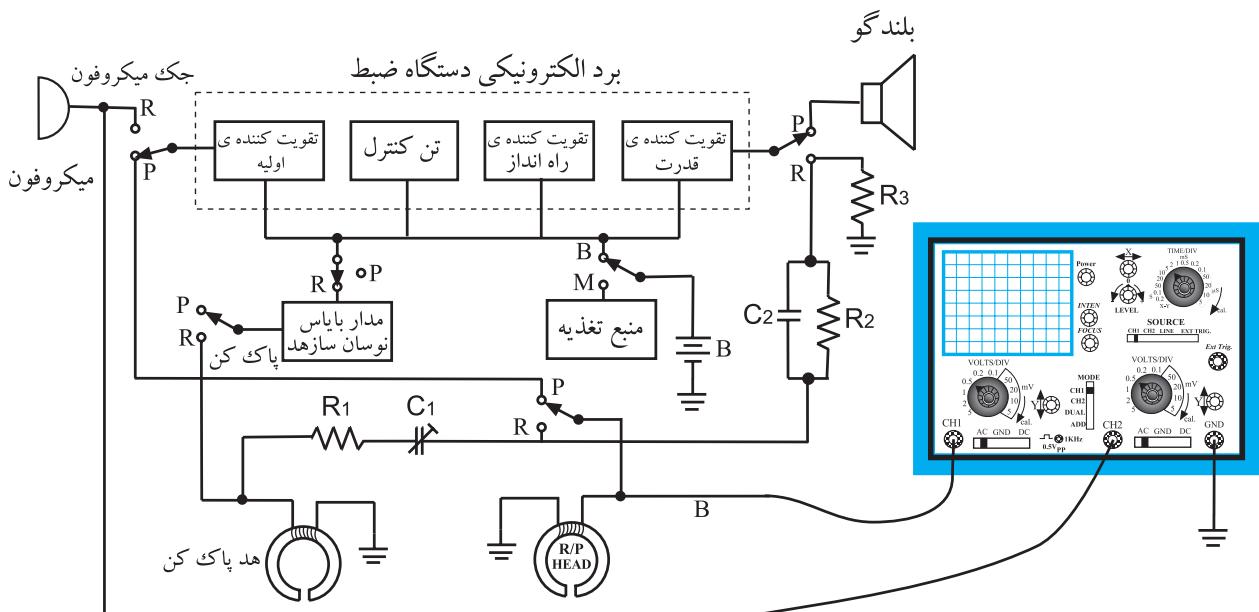

شکل ۲-۵۸ - اتصال اسیلوسکوپ به دستگاه پخش صوت بدون سیگنال زنگاتور

■ نوار پرشده در آزمایش قبل را داخل دستگاه قرار دهید و آن را به طور کامل به اول برگردانید.

■ با توجه به زمان‌های داده شده در جدول (۲-۲) نوار را پخش و قطع کنید و مقادیر خواسته شده را بنویسید. از کلید Pause کمک بگیرید.

جدول ۲-۲


زمان پخش	فرکانس سیگنال	دامنه سیگنال	ضریب بهره ولتاژ
نوار	SiGnAl	V <sub>o</sub>	A <sub>v</sub> = $\frac{V_o}{V_i}$
برحسب دقیقه	خروجی هد پخش	بلندگو یا هدفون	يا ورودی تقویت‌کننده صوت
۲			
۴			
۳			
۴			
۳			
۴			
۳			
۴			
۳			

پاسخ:

■ آیا فرکانس سیگنال خروجی هد با فرکانس سیگنال خروجی که به دو سر بلندگو می‌رسد برابر است؟ شرح دهید.

پاسخ:

■ آیا دامنه سیگنال هد با دامنه سیگنال خروجی برابر است؟ چرا؟ شرح دهید.

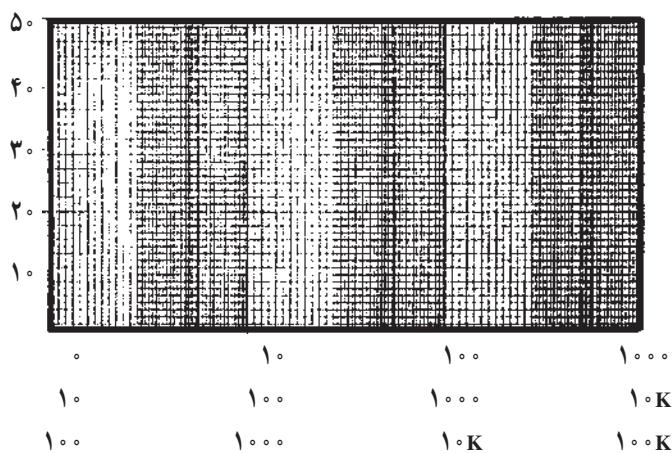

شکل ۲-۵۹

■ با توجه به شکل (۲-۵۹) منحنی پاسخ فرکانسی دستگاه پخش صوت را رسم کنید.

- محور افقی بیانگر مقادیر فرکانس خروجی است. همه‌ی مقادیر فرکانس را بر روی محور انتقال دهید.
- محور عمودی مشخص کننده‌ی ضرب بهره یا  $A_V$  است. مقادیر به دست آمده در جدول (۲-۲) را بر روی محور انتقال دهید.

■ پاسخ فرکانسی ضبط – پخش نوار را با یک دیگر مقایسه کنید.

■ آیا پاسخ فرکانسی ضبط – پخش در طول باند فرکانسی صاف و یکنواخت است؟ شرح دهید.

■ آیا بهره یا  $A_V$  در طول پهناهی باند تغییر کرده است؟ توضیح دهید.

پاسخ:

---



---



---

پاسخ:

---



---



---

نتایج:

---



---



---

۴-۲-۵-۲ - نتیجه‌گیری: عنوان م موضوعاتی را که در این آزمایش فراگرفته‌اید بیان کنید.

- آشنایی با ضبط صدا
- آشنایی با فرآیند ضبط صدا در قسمت‌های الکتریکی دستگاه ضبط
- نحوه ضبط – پخش توسط هد.

## آزمون پایانی (۲)

۱- خطوط قوای مغناطیسی ذرات کدام اجسام در داخل یک میدان مغناطیسی با خطوط میدان هم جهت می‌شوند.

ب - پارامغناطیس

الف - دیامغناطیس


د - فرومغناطیس و پارامغناطیس

ج - فرومغناطیس



۲- نام منحنی شکل مقابل چیست؟

الف - منحنی مغناطیسی

ج - چگالی میدان مغناطیسی

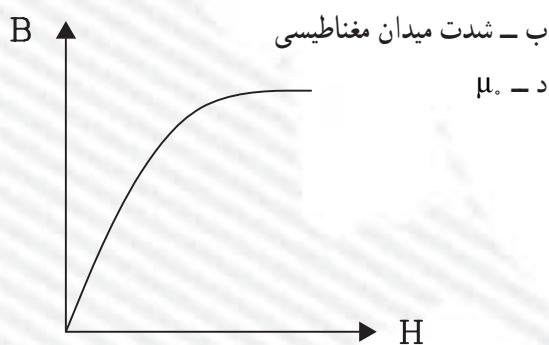

۳- منحنی جریان بایاس کدام است؟

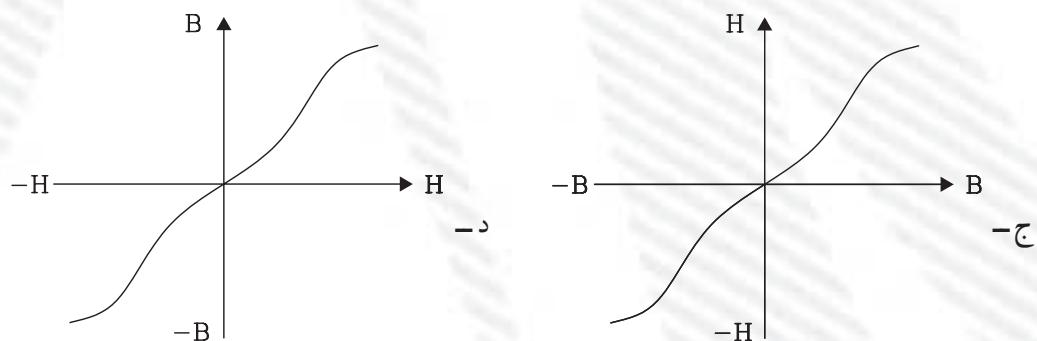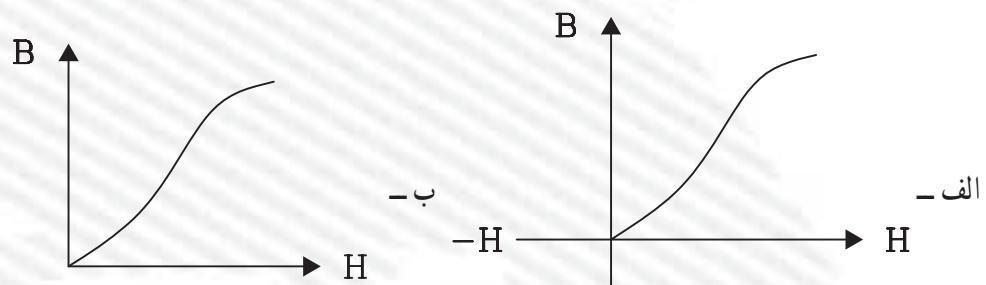

۴- جریان بایاس DC باعث افزایش ..... می شود.

ب - نویز در زمان پخش

د - اعوجاج سیگنال

الف - دامنه سیگنال صوتی هد

ج - میدان مغناطیسی هد

۵- کدام قسمت دستگاه ضبط صوت هم در زمان ضبط و هم در زمان پخش فعال است؟

ب - نوسان ساز هدپاک کن

الف - میکروفون

د - تقویت کننده

ج - بلندگو

۶- تقویت کننده اولیه (بری آمپلی فایر) در کدام قسمت دستگاه ضبط صوت قرار می گیرد؟

ب - بعد از تقویت کننده راه انداز

د - مشترکاً بعد از هد و میکروفون

ج - قبل از بلندگو

۷- در دستگاه ضبط صوت با سیستم استریو تعداد هدهای مغناطیسی چند عدد است؟

الف - یک عدد هد ضبط - پخش و یک عدد هد پاک کن

ب - دو عدد هد ضبط - پخش و یک عدد هد پاک کن

ج - یک عدد هد پاک کن و دو عدد هد ضبط - پخش

د - یک عدد هد ضبط - پخش و دو عدد هد پاک کن


۸- آرایش ترانزیستورهای قدرت تقویت کننده پوش - پول ترانزیستوری چگونه است؟

ب - کلکتور مشترک و بیس مشترک

الف - امیتر مشترک

د - کلکتور مشترک

ج - بیس مشترک

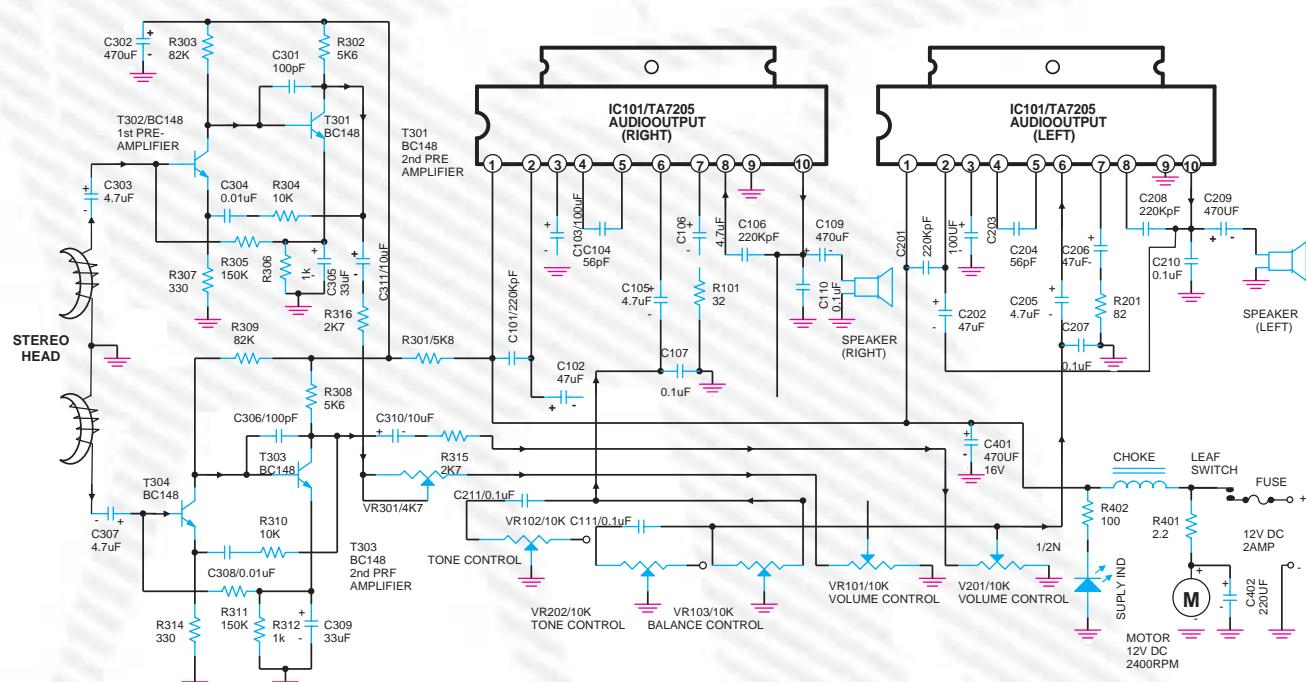

با توجه به نقشهی بالا به سوالات زیر پاسخ دهید.

۹- نقش خازن‌های  $C_{307}$  و  $C_{308}$  چیست؟

۱۰- آرایش ترانزیستورهای تقویت کننده اولیه هر دو کanal را نام بیرید.

- ۱۱- نقش خازن C<sub>۱۱۱</sub> چیست؟
- ۱۲- عناصر فعال در تقویت‌کننده اولیه کاتال سمت راست را نام ببرید.
- ۱۳- نقش خازن C<sub>۴۰۱</sub> را بنویسید.
- ۱۴- پایه‌های ورودی و خروجی IC تقویت‌کننده سمت چپ را نام ببرید.
- ۱۵- نحوه تولید یک نمونه نوار تست را به طور خلاصه شرح دهید.
- ۱۶- محل قطعات مربوط به هد پاک کن، هد ضبط و پخش را روی یک دستگاه استریو مشخص کنید.

### ■ خودآزمایی عملی

در صورتی که وقت اضافی داشتید کار عملی شماره ۲ را روی یک دستگاه مونو انجام دهید.