

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اصل ضبط مغناطیسی

پایه یازدهم

دوره دوم متوسطه

شاخه: کاردانش

زمینه: صنعت

گروه تحصیلی: برق

رشته مهارتی: سیستم های صوتی و تصویری

نام استاندارد مهارتی مبانا: تعمیر دستگاه های صوتی و رادیو

کد استاندارد متولی: ۵۴/۲۵/۱/۴ - ۸

سبانی، محمود	۶۲۱
اصول ضبط مغناطیسی / مؤلف: محمود سبانی. - شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران.	/۳۸۸۳۳
۱۳۳ ص. : مصور. - شاخه کاردانش.	الف ۵۱۲ ش/
متون درسی شاخه کاردانش، زمینه صنعت، گروه تحصیلی برق، رشته مهارتی سیستم های صوتی و تصویری.	
برنامه ریزی محتوا و نظارت بر تألیف: دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش.	
۱. ضبط ویدیویی. ۲. ضبط و ضبط صوت. الف. ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر تألیف کتاب های	
درسی فنی و حرفه ای و کاردانش. ب. عنوان.	



وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی


اصول ضبط مغنطیسی - ۳۱۱۲۳۳
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
دفتر تأثیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش
مصطفی شبانی (مؤلف) - سید محمود صموئی (ویراستار فنی)، ماهدخت عفیقی (ویراستار ادبی)
اداره کل نظارت بر شر و توزع مواد آموزشی
مریم نصرتی (صفحه‌آرا) - محمدحسن معماری (طراح جلد)
تهران: خیابان ابراشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)
تلفن: ۰۹۱۶۳۸۸۳، دورنگار: ۰۹۲۶۶، ۰۸۸۳، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹
وبگاه: ir www.irtextbook.ir www.chap.sch.ir

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (داروپخش)
تلفن: ۰۹۱۶۳۸۵۱۶، دورنگار: ۰۹۸۵۱۶، صندوق پستی: ۳۷۵۱۵-۱۳۹
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»
چاپ دوم: ۱۳۹۸

نام کتاب:
پدیدآورنده:
مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف:
شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف:
مدیریت آماده‌سازی هنری:
شناسه افزوده آماده‌سازی:
نشانی سازمان:

ناشر:
چاپخانه:
سال انتشار و نوبت چاپ:

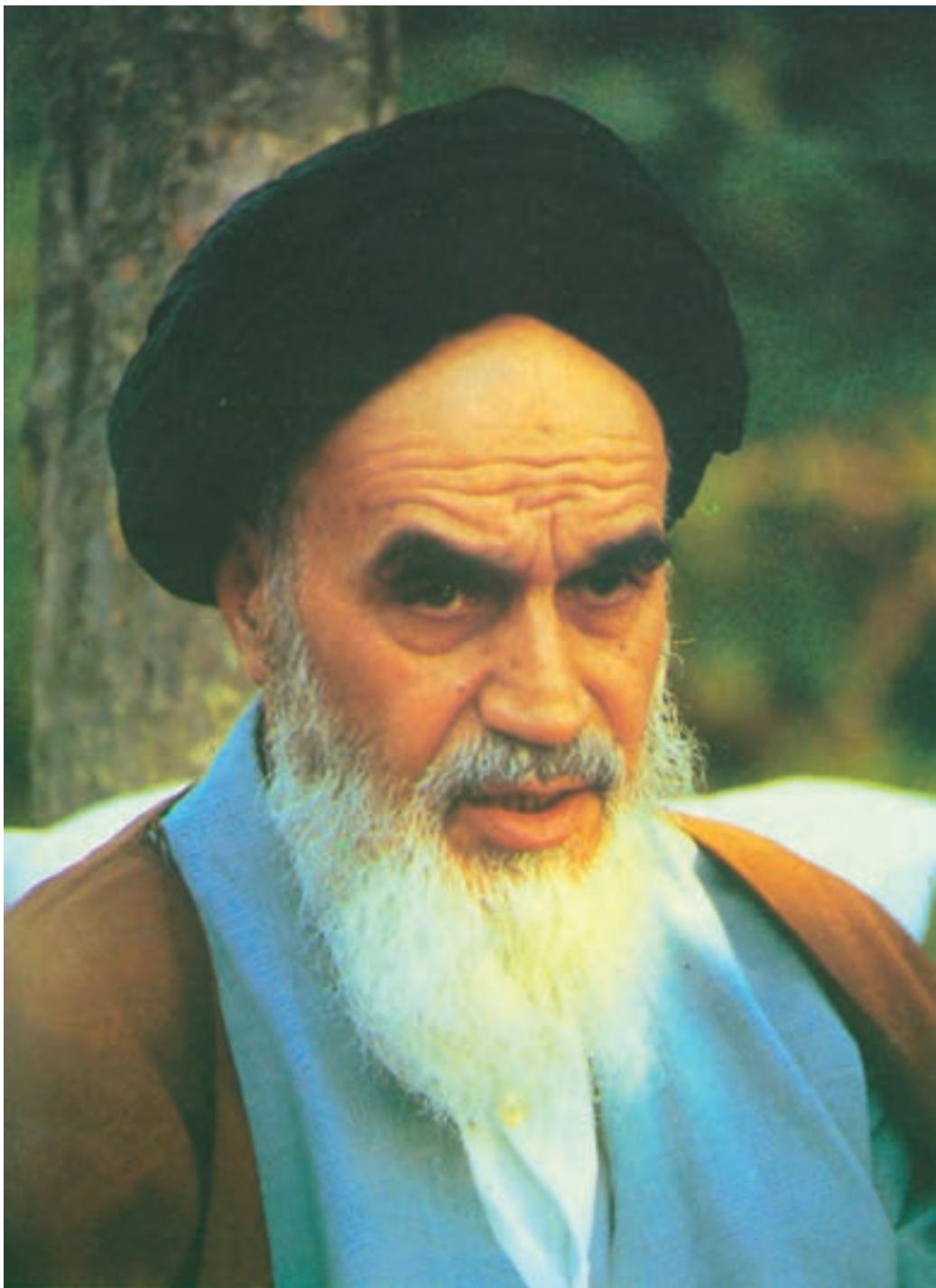کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی، و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، انتباس، تلحیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان منمنع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.



شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آید و احتیاجات کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل نباشد و از اتکای به اجانب بپرهیزید.
امام خمینی «قدس سرہ»

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز :
پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی
تهران- صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و
حرفه‌ای و کارداش، ارسال فرمایند.

info@tvoccd.sch.ir

پیام‌نگار (ایمیل)

www.tvoccd.sch.ir

وب‌گاه (وب‌سایت)

مقدمه‌ای بر چگونگی برنامه‌ریزی کتاب‌های پودمانی

برنامه‌ریزی تالیف «پودمان‌های مهارت» یا «کتاب‌های تخصصی شاخه‌ی کاردانش» بر مبنای استانداردهای کتاب «مجموعه برنامه‌های درسی رشته‌های مهارتی شاخه‌ی کاردانش، مجموعه ششم» صورت گرفته است. براین اساس ابتدا توانایی‌های هم‌خانواده (Harmonic Power) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. سپس مجموعه مهارت‌های هم‌خانواده به صورت واحدهای کار تحت عنوان (Unit) دسته‌بندی می‌شوند. در نهایت واحدهای کار هم‌خانواده با هم مجدداً دسته‌بندی شده و پودمان مهارتی (Module) را شکل می‌دهند.

دسته‌بندی «توانایی‌ها» و «واحدهای کار» توسط کمیسیون‌های تخصصی با یک نگرش علمی انجام شده است به گونه‌ای که یک سیستم بoya بر برنامه‌ریزی و تألیف پودمان‌های مهارت نظارت دائمی دارد.

به منظور آشنایی هر چه بیشتر مریبان، هنرآموزان و هنرجویان شاخه‌ی کاردانش و سایر علاوه‌مندان و دست‌اندرکاران آموزش‌های مهارتی با روش تدوین، «پودمان‌های مهارت»، توصیه می‌شود الگوهای ارائه شده در نمون برگ‌های شماره (۱)، (۲) و (۳) مورد بررسی قرار گیرد. در ارائه دسته‌بندی‌ها، زمان مورد نیاز برای آموزش آن‌ها نیز تعیین می‌گردد، با روش مذکور یک «پودمان» به عنوان کتاب درسی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش در «شاخه‌ی کاردانش» چاپ سپاری می‌شود.

به طور کلی هر استاندارد مهارت به تعدادی پودمان مهارت (M_1 , M_2 و ...) و هر پودمان نیز به تعدادی واحد کار (U_1 و U_2 و ...) و هر واحد کار نیز به تعدادی توانایی ویژه (P_1 , P_2 و ...) تقسیم می‌شوند. نمون برگ شماره (۱) برای دسته‌بندی توانایی‌ها به کار می‌رود. در این نمون برگ مشاهده می‌کنیم که در هر واحد کار چه نوع توانایی‌هایی وجود دارد. در نمون برگ شماره (۲) واحدهای کار مرتبط با پودمان و در نمون برگ شماره (۳) اطلاعات کامل مربوط به هر پودمان درج شده است. بدیهی است هنرآموزان و هنرجویان ارجمند شاخه‌ی کاردانش و کلیه‌ی عزیزانی که در امر توسعه آموزش‌های مهارتی فعالیت دارند، می‌توانند ما را در غنای کیفی پودمان‌ها که برای توسعه‌ی آموزش‌های مهارتی تدوین شده است رهنمون و یاور باشند.

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

مقدمه

سپاس و ستایش شایسته‌ی پروردگاری است که در نهاد انسان توان آموختن نهاد تا از سرچشمه‌ی پایان ناپذیر دانش در حد تلاش خویش سیراب شود.

اصول ضبط مغناطیسی، بودمان (۲) از استاندارد مهارتی تعمیرکار دستگاه‌های صوتی و رادیو است. نظام بودمانی که کتاب براساس آن تهیه شده با هدف اعمال شیوه‌ی نوین آموزش عملی بر مبنای یافته‌های نظری درنظر دارد فراگیر را به کسب مهارت‌های لازم بودمانی که آموزش می‌بیند رهنمون شود.

در جهت دست‌یابی به این هدف که با بررسی منابع موجود در این زمینه و با استفاده از نقشه‌های فنی سیستم‌های صوتی موجود و تجربه عملی استادان این رشته، سعی شده تا منبع کاربردی مناسبی برای دانشآموزان رشته‌ی کارداشی و دیگر افراد علاقه‌مند به کارهای عملی الکترونیک فراهم آورده.

فراگیرانی که توان مندی موجود در استاندارد الکترونیک عمومی را کسب کرده باشند به آسانی از عهده‌ی فراگیری مطالب این کتاب برمی‌آیند. در عین حال با پرهیز از پرداختن به مباحث ریاضی و محاسباتی سعی شده کتاب به عنوان منبعی مستقل برای همه‌ی علاقه‌مندان به این رشته باشد.

کتاب شامل ۶ فصل است که براساس واحدهای کار استاندارد مهارت این بودمان تهیه و تألیف شده است. در پایان هر فصل کار عملی و سپس آزمون پایانی با سوالات چندگزینه‌ای طراحی شده است. پاسخ‌های این سوالات در انتهای کتاب آمده است. به همکاران محترم پیشنهاد می‌شود در صورت امکان با انجام دیگر آزمایش‌های مناسب با مباحث کار عملی به بهبود کمی و کیفی آموزش و تجربه‌اندوزی فراگیران یاری رسانند.

کتاب حاضر بی نیاز از نظرات اصلاحی شما عزیزان نیست. امید که ما را از دقت نظر خویش بی‌بهره نسازید تا با اعمال نظرات شما بزرگواران کتاب در حدمکان بتواند به اهداف تعیین شده‌ی این بودمان دست یابد.

مؤلف

فهرست

فصل اول : توانایی بررسی ساختمان هدهای مغناطیسی	۱
پیش آزمون (۱)	۲
۱- یادآوری مغناطیس (آهن ریا)	۳
۲- آشنایی با هدهای مغناطیسی	۷
۳- شناسایی هدهای مونو و استریو	۱۲
۴- معرفی انواع هدهای پاک کن مونو و استریو	۱۵
۵- کار عملی شماره ۱	۱۷
آزمون پایانی (۱)	۲۶
فصل دوم : توانایی بررسی ضبط صدا	۲۸
پیش آزمون (۲)	۲۹
۱- آشنایی با اصول ضبط صدا	۳۰
۲- آشنایی با تقویت کننده ضبط صوت	۳۶
۳- اصول کار و مقایسه آمپلی فایرها مونو و استریو	۴۰
۴- اصول کار و مدارهای پوش-پول، مونو و استریو	۴۳
۵- کار عملی شماره ۲	۴۸
آزمون پایانی (۲)	۵۷
فصل سوم : توانایی کنترل ضبط صدا	۶۰
پیش آزمون (۳)	۶۱
۱- ابزارهای نشان دهنده نفوذ مغناطیسی	۶۲
۲- آیسی های راه انداز نمودار میله ای LED	۶۵
۳- کنترل دامنه خروجی	۶۶

۷۰	۳-۴ - کنترل های اتوماتیک
۷۷	۳-۵ - کنترل تُن یا صدای زیر و بم
۸۲	۳-۶ - کنترل تعادل یا بالانس
۸۴	۳-۷ - کار عملی شماره ۳
۸۷	آزمون پایانی (۳)
۹۰	فصل چهارم : بررسی کاهش اثرات نویز
۹۱	پیش آزمون (۴)
۹۲	۴-۱ - آشنایی با نحوه کاهش اثرات نویز
۱۰۰	۴-۲ - سیستم دالبی (DOLBY) و انواع آن
۱۰۲	آزمون پایانی (۴)
۱۰۴	فصل پنجم : بررسی نوارهای مبنای مبنای
۱۰۵	پیش آزمون (۵)
۱۰۶	۵-۱ - آشنایی با نوارهای مبنای مغناطیسی
۱۰۸	۵-۲ - انواع نوارهای مغناطیسی
۱۱۰	۵-۳ - پوشش های مغناطیسی نوار ضبط صوت
۱۱۱	۵-۴ - زمان و سرعت پخش نوار با توجه به ضخامت آن
۱۱۲	۵-۵ - منحنی مغناطیسی نوارها و جریان بایاس
۱۱۴	۵-۶ - آشنایی با سیستم توقف نوار
۱۱۸	آزمون پایانی (۵)
۱۲۰	فصل ششم : مونتاژ اطلاعات صوتی اضافی بر روی نوار
۱۲۱	پیش آزمون (۶)
۱۲۲	۶-۱ - مونتاژ و تدوین نوارهای ضبط صوت
۱۲۵	۶-۲ - آشنایی با دستگاه مخلوط کننده صدا (mixer)
۱۲۶	۶-۳ - آشنایی با بیروک (اکو) صدا - پس آوا
۱۲۸	آزمون پایانی (۶)
۱۲۹	پاسخ نامه
۱۳۳	منابع و مأخذ

هدف کلی پودمان

تنظیم، تعمیر و تست هدهای مغناطیسی ضبط صوت و مونتاژ اطلاعات صوتی اضافی روی نوار

ساعت			عنوان توانایی	شماره‌ی توانایی	واحد (یونیت)	شماره‌ی فصل
جمع	عملی	نظری				
۴	۲	۲	توانایی بررسی ساختمان انواع هدهای مغناطیسی	۶	U2	۱
۱۱	۶	۵	توانایی بررسی نحوه‌ی ضبط صدا	۷	U2	۲
۶	۲	۴	توانایی کنترل فرایند ضبط صدا	۸	U2	۳
۶	۲	۴	توانایی بررسی کاهش اثرات نویز	۹	U2	۴
۶	۲	۴	توانایی بررسی نوارهای مبنا	۱۰	U2	۵
۴	۲	۲	توانایی مونتاژ اطلاعات صوتی اضافه بر روی نوار	۱۴	U2	۶
۳۷	۱۶	۲۱	جمع کل			

فصل اول

توانایی بررسی ساختمان هدهای مغناطیسی

هدف کلی

ایجاد توانایی در فرآگیران برای بررسی ساختمان هدهای مغناطیسی

هدفهای رفتاری: فرآگیر پس از پایان این فصل قادر خواهد بود:

- ۱- اصول کار هدهای مغناطیسی را تشریح کند.
- ۲- انواع هدهای ضبط صوت را تشخیص دهد.
- ۳- هد مونو را از استریو تمیز دهد.
- ۴- هدهای پاک کن نوار را شناسایی و از هدهای ضبط و پخش تفکیک کند.
- ۵- مشخصات شکاف هد را شرح دهد.

ساعت آموزش		
جمع	عملی	نظری
۴	۲	۲

پیشآزمون (۱)

۱- نام سنگ آهن ربا چیست؟

الف - ماگنزا ب - مغناطیس
ج - ماگنتیت د - کهربا

۲- قطب مغناطیسی شمال زمین کدام است؟

الف - نوع N ب - نوع S

۳- تعداد هدهای مغناطیسی دستگاه ضبط صوت مونو چند عدد است؟

الف - یک ب - سه
ج - دو د - چهار

۴- در هد مغناطیسی گپ به چه معناست؟

الف - سیم پیچ هد ب - شکاف
ج - هسته د - سطح تماس هد با نوار


۵- هد مغناطیسی سه پایه در چه سیستمی کاربرد دارد؟

الف - سیستم مونو
ب - سیستم استریو

ج - سیستم استریوی چند لبه
د - سیستم مونو و سیستم استریو



شکل ۱-۱- آهنربای طبیعی براده‌های آهن را جذب می‌کند.

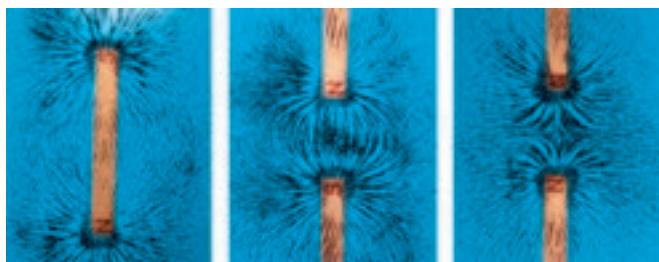

شکل ۱-۲- توزیع براده‌های آهن در یک آهنربای میله‌ای


۱-۱- یادآوری مغناطیس (آهنربا)

آهنربا یک نوع سنگ آهن طبیعی است که به لفظ یونانی آن را ماقنیتیت می‌نامند. واژه‌ی مغناطیس یا مگنت یا آهنربا از نام محلی به نام ماقنیتیا گرفته شده که سنگ آهنربای طبیعی نخستین بار در آنجا یافت شده است. شکل ۱-۱ یک قطعه سنگ آهنربای طبیعی را نشان می‌دهد که براده‌های آهن به آن چسبیده‌اند.

آهنربا را امروزه در شکل‌های مختلف می‌سازند. یکی از پرکاربردترین شکل‌های آهنربا، آهنربای میله‌ای است که به شکل یک میله‌ی راست ساخته می‌شود.

هنگامی که این آهنربا در براده‌ی آهن فرو می‌رود، براده‌های آهن به آن می‌چسبند. درواقع آهنربا، براده‌های آهن را به سوی خود می‌کشد و جذب می‌کند. این رباش در همه جای میله یکسان نیست. معمولاً در یک آهنربای میله‌ای بیشترین براده در دو سر میله جذب می‌شود. به نقاطی که بیشترین براده را جذب می‌کند، قطب‌های آهنربا می‌گویند، (شکل ۱-۲).

براده‌های آهن با نظم خاصی جذب آهنربا می‌شوند. بر اثر این نظم براده‌ها در خطوط مشخصی به سوی آهنربا کشیده می‌شوند. این خطوط را خطوط قواهی مغناطیسی می‌نامند.


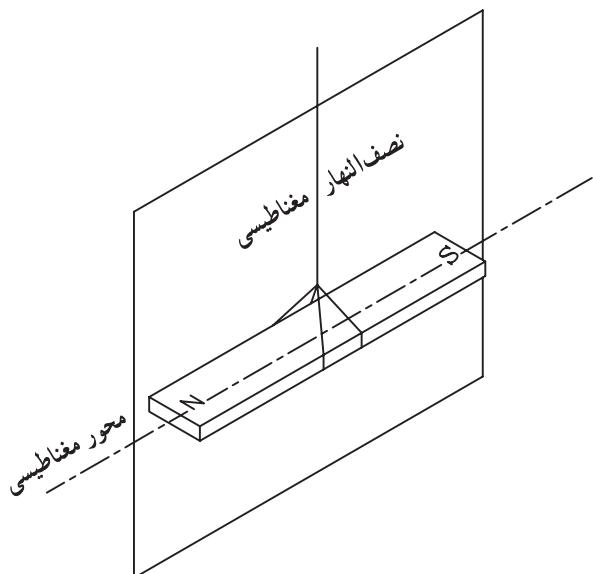


شکل ۱-۳- نصفالنهار مغناطیسی صفحه‌ی قائمی است که از محور مغناطیسی آهنربای آویخته شده‌ای که در اثر میدان آهنربایی زمین در راستای تقریبی شمال و جنوب ایستاده است می‌گذرد.

۱-۱-۱- تشخیص قطب‌های مغناطیسی یک آهنربا:

هرگاه یک آهنربای میله‌ای را با ناخ اویزان کنیم، پس از چند دور چرخش در راستای تقریبی قطب شمال و جنوب کره‌ی زمین بی حرکت می‌ایستد (شکل ۱-۳).

قطب N قطب N دیگر را دفع می کند.
قطب S قطب S دیگر را دفع می کند.
قطب N قطب S دیگر را جذب می کند.

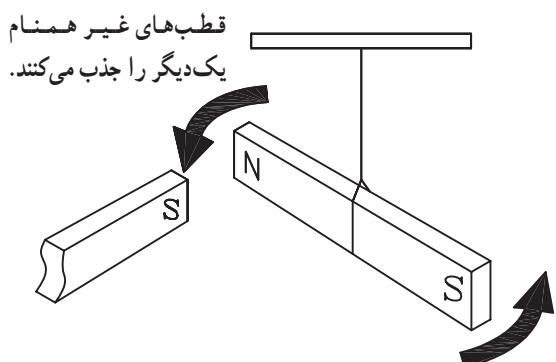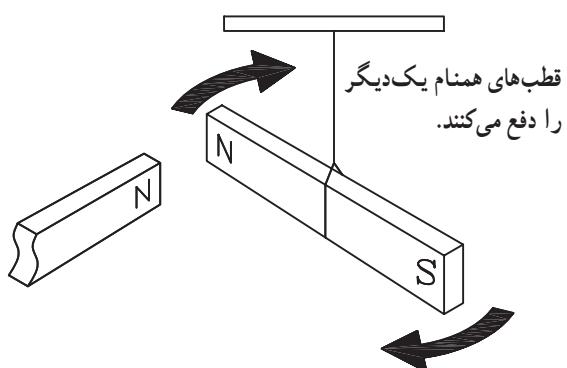


شکل ۱-۴- جذب و دفع قطب‌های آهنرباها

در این وضعیت قطبی از آهنربا که به سوی شمال متوجه است را N* و قطبی که به سوی جنوب متوجه است را قطب S نام‌گذاری می‌کنیم.

برای تشخیص قطب‌های یک آهنربا کافی است هر یک از قطب‌ها را به نوبت به قطب‌های شناخته شده‌ی یک آهنربای مشخص تزدیک کنیم (شکل ۱-۴).

اگر دو قطب به هم تزدیک شده همنام باشند از هم دور می‌شوند و اگر غیرهمنام باشند به طرف هم کشیده می‌شوند (شکل ۱-۴).

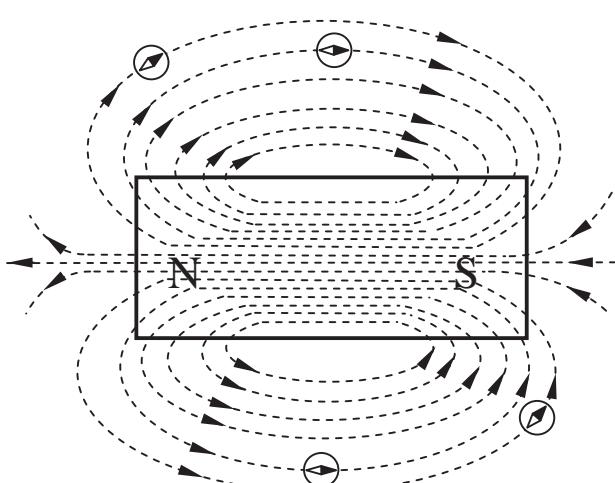


شکل ۵- نمایش خطوط مغناطیسی در اطراف یک آهنربا

۱-۱-۲- خطوط قوا مغناطیسی در اطراف یک آهنربای میله‌ای: یک آهنربا می‌تواند بدون تماس با یک قطعه آهن آن را جذب کند یا از فاصله‌ی معینی بر روی آهنربای دیگر اثر کند. این تأثیرگذاری به خاطر وجود میدان مغناطیسی در اطراف آهنربا به وجود می‌آید.


میدان مغناطیسی را با خط‌هایی به نام خطوط میدان مغناطیسی نمایش می‌دهند (شکل ۱-۵).

*North شمال


*South جنوب

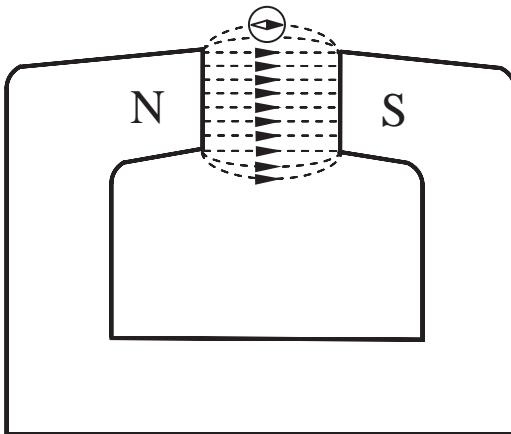

شکل ۱-۶- خطوط مغناطیسی بین دو قطب غیر همنام یک آهنربای نعلی شکل

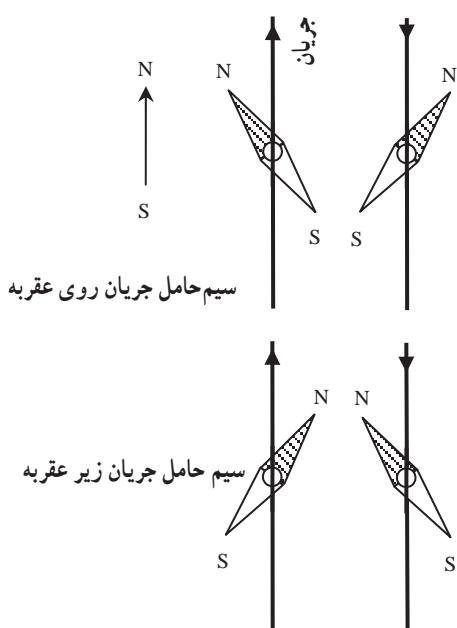

شکل ۱-۷- آزمایش اورستد

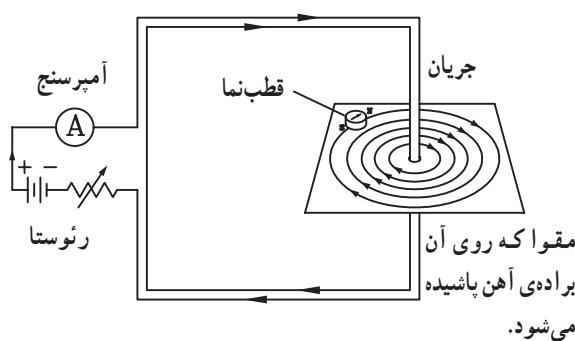


شکل ۸- خطوط میدان مغناطیسی حاصل از عبور جریان از یک سیم راست.

اگر آهنربای قوی باشد، خطوط میدان مغناطیسی آن به هم تزدیک تر و تراکم آنها بیشتر است و اگر آهنربای ضعیف باشد تراکم خطوط میدان مغناطیسی کمتر و خطوط از هم دورترند.
شکل ۱-۶ خطوط مغناطیسی بین دو قطب غیر همنام یک آهنربای نعلی شکل را نشان می‌دهد.

۱-۱-۳- اثر مغناطیسی حاصل از یک سیم حامل جریان الکتریکی بر روی آهنربای: در سال ۱۸۲۰ میلادی، هانس کریستیان اورستد استاد فیزیک دانشگاه کپنهاگ کشف کرد که اگر یک قطب‌نما به یک سیم حامل جریان الکتریکی نزدیک شود، عقربه‌ی قطب‌نما منحرف می‌شود، و جهت انحراف عقربه به جهت جریان و طرز قرار گرفتن سیم نسبت به عقربه مستقیم دارد. شکل ۱-۷ انحراف عقربه قطب‌نما را در چهار وضعیت سیم و عقربه نشان می‌دهد. آمپر دانشمند فرانسوی پس از کشف اورستد قانونی را بیان کرد که با استفاده از آن می‌توان جهت انحراف عقربه‌ی قطب‌نما را در مجاورت یک سیم حامل جریان مشخص کرد.

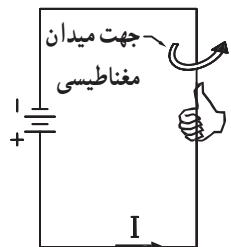
هرگاه از سیمی جریان الکتریکی عبور کند در اطراف سیم حامل جریان میدان مغناطیسی ایجاد می‌شود (شکل ۱-۸).




جهت جریان الکتریکی

براساس قانون دست راست، هرگاه سیم حامل جریان طوری در دست قرار گیرد که انگشت شست جهت جریان را نشان دهد چهار انگشت خمیده جهت میدان مغناطیسی را نشان می‌دهد (شکل ۱-۹).


شکل ۱-۹— تشخیص جهت میدان براساس قانون دست راست

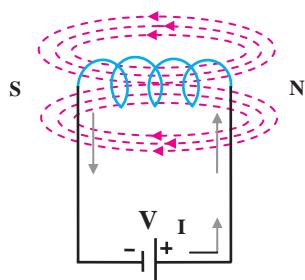

شکل ۱-۱۰— عبور جریان از یک سیم پیچ

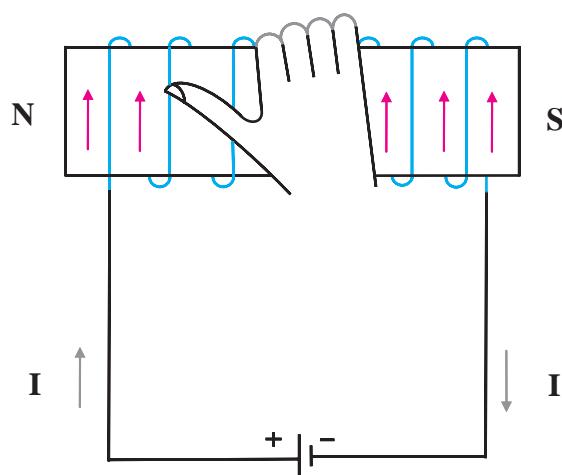

شکل ۱-۱۱— قانون دست راست

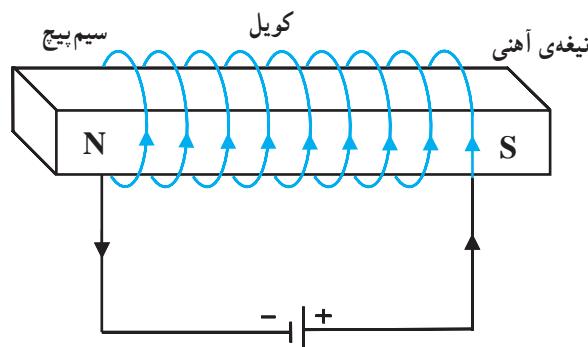


شکل ۱-۱۲— آهنربای موقتی با هسته‌ی آهنی

۴-۱-۱— میدان مغناطیسی حاصل از یک سیم پیچ و آهنربای الکتریکی: هرگاه از یک سیم پیچ جریان الکتریکی عبور کند، در مرکز سیم پیچ میدان مغناطیسی ایجاد می‌شود (شکل ۱-۱۰).

اگر سیم پیچ را طوری در دست راست بگیریم که چهار انگشت دست در جهت جریان باشد، انگشت شست، قطب N را مشخص می‌کند (شکل ۱-۱۱).

در صورتی که یک قطعه آهن خالص را درون یک سیم پیچ حامل جریان قرار دهیم یک آهنربای الکتریکی شکل می‌گیرد. آهنربای الکتریکی یک آهنربای موقتی است و پس از قطع جریان خاصیت آهنربایی آن ازبین می‌رود. به این قطع آهن که در داخل سیم پیچ قرار می‌گیرد هسته سیم پیچ می‌گویند (شکل ۱-۱۲).

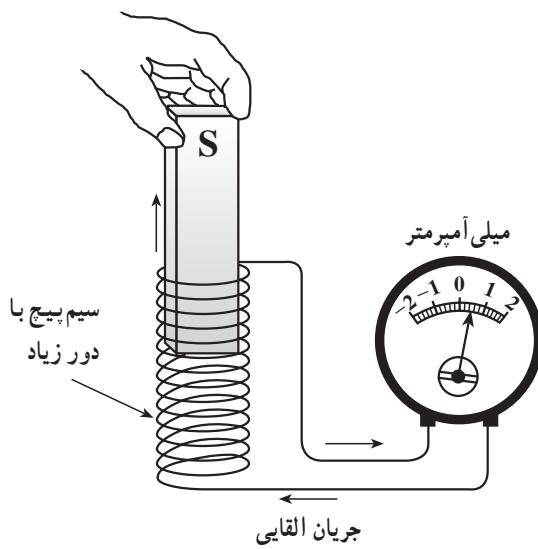


شکل ۱-۱۳- نمونه آزمایش فارادی برای ایجاد جریان القابی


۱-۱-۵- تولید جریان الکتریکی به وسیله مغناطیسی

مغناطیسی: اولین آزمایش‌ها برای تولید جریان الکتریکی به وسیله مغناطیسی توسط دانشمند انگلیسی به نام فارادی انجام شد. آزمایش‌های او اساس کار مولدهای الکتریکی را تشکیل می‌دهد. اگر یک آهنربای میله‌ای را به درون سیم پیچ وارد یا از آن خارج کنیم، در سیم پیچ جریان الکتریکی القا می‌شود (شکل ۱-۱۳).

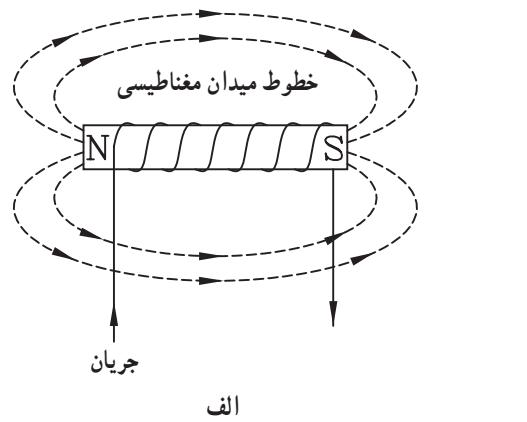مقدار و جهت جریان القابی به کمک گالوانومتر یا میلیآمپر متر حساس قابل اندازه‌گیری است. این پدیده را القای مغناطیسی گویند.



الف

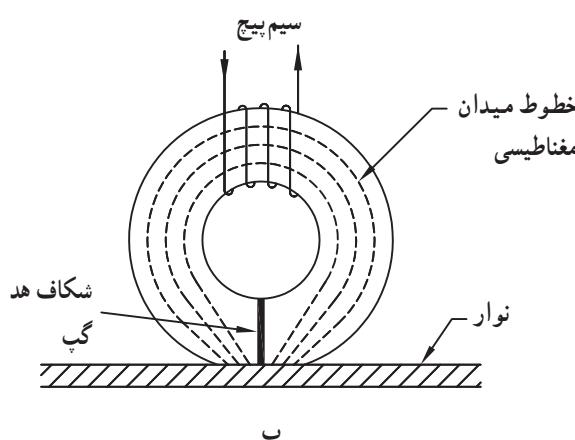


شکل ۱-۱۴- اساس کار یک هد مغناطیسی

۱-۲- آشنایی با هدهای مغناطیسی


در ضبط صوت‌های نواری، عمل ضبط سیگنال صوتی بر روی نوار به صورت مغناطیسی انجام می‌گیرد. عمل تبدیل سیگنال الکتریکی ضبط شده بر روی نوار به سیگنال صوتی قابل پخش از طریق القای مغناطیسی صورت می‌گیرد.

در شکل ۱-۱۴ اساس کار یک هد مغناطیسی را مشاهده می‌کنید. این هد مانند یک سیم پیچ معمولی خطوط مغناطیسی ایجاد می‌کند و بر روی سطح نوار اثر می‌گذارد.

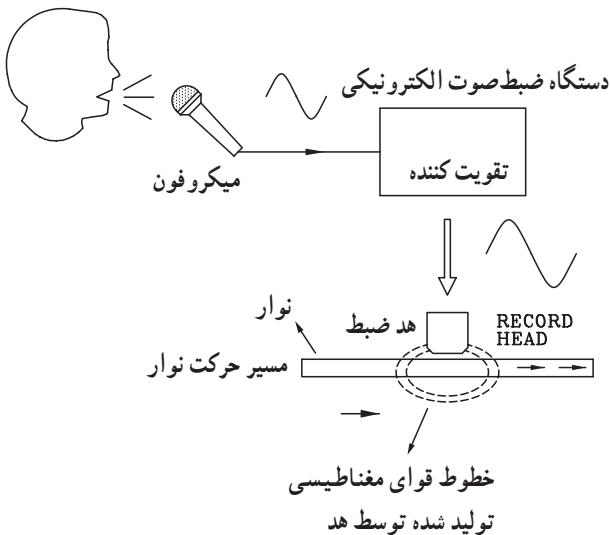


شکل ۱-۱۵-الف-قسمت ضبط صدا

در شکل ۱-۱۵-الف نحوهی ضبط سیگنال صوتی با استفاده از القای مغناطیسی نشان داده شده است.

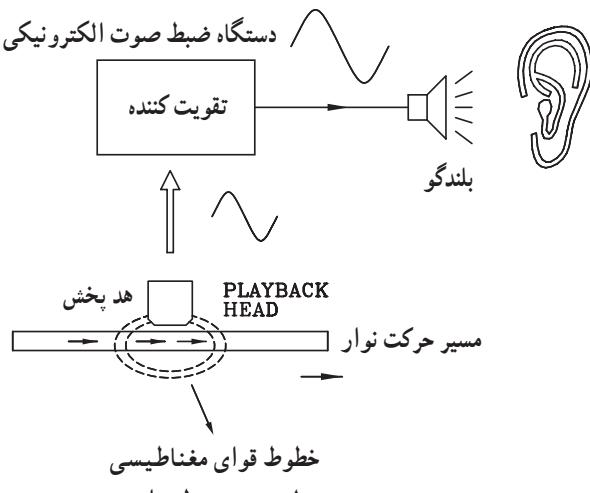


شکل ۱-۱۵-ب-قسمت پخش نوار

در شکل ۱-۱۵-ب نحوهی پخش سیگنال صوتی از روی نوار نشان داده شده است.

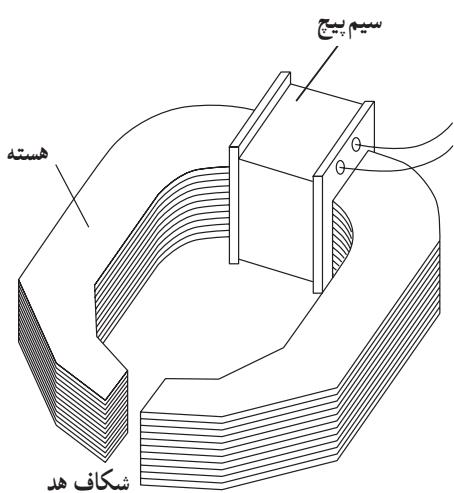


شکل ۱-۱۶-ساختمان هد مغناطیسی


۱-۱-۲-ساختمان هدهای مغناطیسی: یک هد مغناطیسی از یک هسته‌ی فلزی خمیده که دو قطب آن بسیار به هم تزدیک شده و فقط در حدود چند میکرون^۱ با هم فاصله دارد، تشکیل می‌شود (شکل ۱-۱۶) به این فاصله شکاف هد می‌گویند، هد بر روی هسته‌ی سیم پیج قرار می‌گیرد.

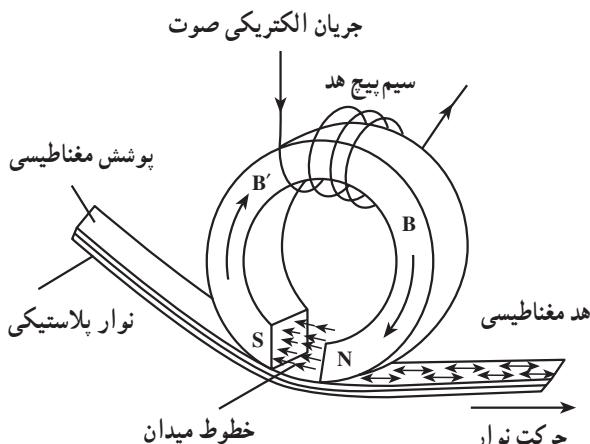

شکل ۱-۱۷

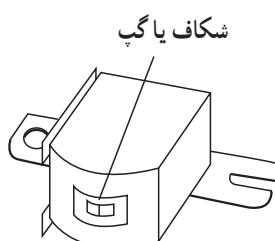

شکل ۱-۱۸ - شکاف هد مغناطیسی

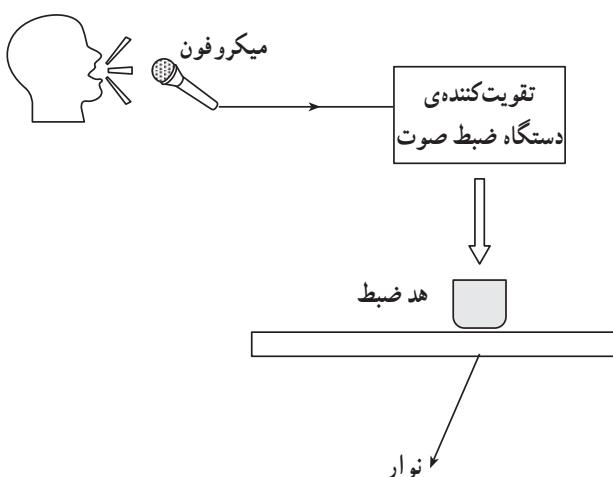

شکل ۱-۱۹ - الف

زمانی که سیگنال صوتی به این سیم پیچ داده می‌شود، سیم پیچ در دو سر شکاف هسته یک میدان مغناطیسی متناسب با سیگنال صوتی به وجود می‌آورد. حال اگر یک نوار پلاستیکی که روی آن ماده‌ی قابل مغناطیس شدن پوشش داده شده است از مقابل هد عبور کند، میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط سیم پیچ مستقیماً به روی نوار منتقل می‌شود و ذرات ماده‌ی مغناطیس شونده را متناسب با سیگنال صوتی، مغناطیس می‌کند. به این ترتیب صدا ضبط می‌شود (شکل ۱-۱۷).

۱-۲-۱- اهمیت شکاف هد: شکاف هدهای ضبط و پخش صدا به طور مستقیم در کیفیت ضبط - پخش صوت مؤثر است. اگر به هر دلیلی شکاف هد دچار بازشدگی و ساییدگی شود، دامنه‌ی صدا کاهش می‌یابد و روی کیفیت صوت در فرکانس‌های بالا اثر می‌گذارد. اگر سطح هد کیف شود شیار یا گپ هد جرم می‌گیرد و کیفیت صدا را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. در شکل ۱-۱۸ شکل ظاهری هد و شکاف‌های آن را ملاحظه می‌کنید.


۱-۲-۳- انواع هدهای مغناطیسی: هدهای مغناطیسی از نظر عملکرد به سه دسته تقسیم می‌شوند :

الف - هد ضبط ^۱

ب - هد پخش ^۲

ج - هد پاک کننده ^۳


الف - هد ضبط: در دستگاه ضبط صوت، سیگنال صوتی به سیگنال الکتریکی مناسب جهت ایجاد میدان مغناطیسی برای شکاف هد تبدیل می‌شود (شکل ۱-۱۹ - الف). هنگامی که نوار از مقابل هد عبور می‌کند میدان مغناطیسی به وجود آمده در هد ضبط ذرات مغناطیسی شونده سطح نوار را مغناطیس می‌کند.

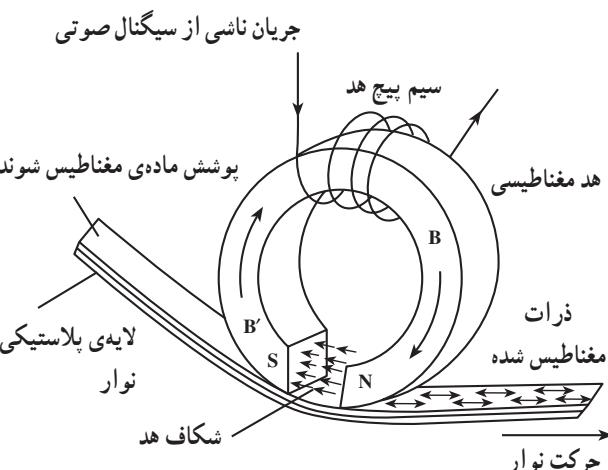

شکل ۱-۱۹-ب- نحوه‌ی ضبط سیگنال صوتی را توسط

هد نشان می‌دهد.

شکل ۱-۱۹-ب- ضبط سیگنال صوتی توسط هد ضبط

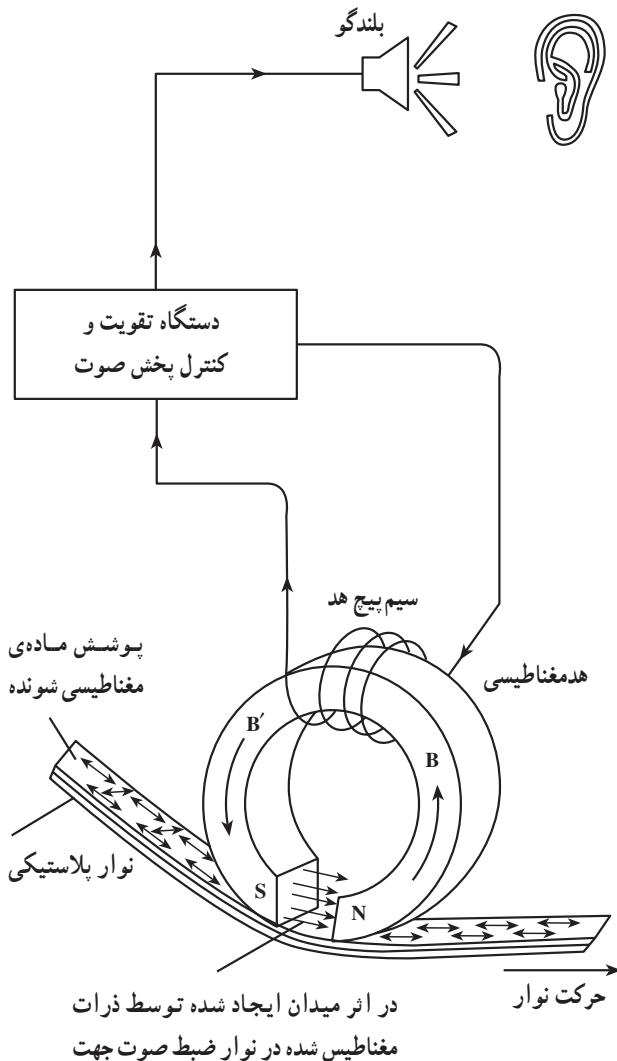


ب- هد پخش: در دستگاه ضبط صوت هنگامی که کلید play را فشار می‌دهیم نوار از مقابل هد پخش عبور می‌کند و ذرات مغناطیسی موجود در نوار، میدان مغناطیسی مربوط به سیگنال ضبط شده را از طریق شکاف هد به سیم پیچ هد القا می‌کنند.

سیگنال الکتریکی القا شده پس از کنترل و تقویت از طریق بلندگو پخش می‌شود.

شکل ۱-۲۰- نحوه‌ی بازسازی سیگنال صوتی ضبط شده روی نوار را نشان می‌دهد.

توجه داشته باشید که خطوط قوای مغناطیسی موجود در سطح نوار، جریان القایی را در سیم پیچ هد ایجاد می‌کند.


شکل ۱-۲۰- بازسازی سیگنال صوتی توسط هد پخش

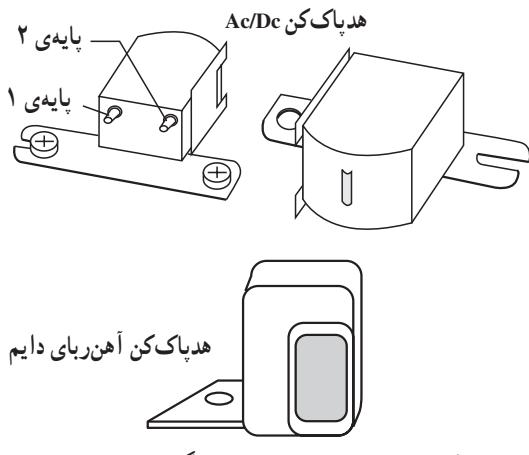

شکل ۱-۲۱- هدهای پاک کن سیگنال صوتی


ج- هد پاک کننده: برای ضبط سیگنال صوتی جدید بر روی نوار ضبط شده، به یک هد برای پاک کردن سیگنال ضبط شده نیاز داریم.

این هد باید ذرات مغناطیس شده‌ی قبلی را به حالت طبیعی درآورد. در حقیقت هد پاک کننده آرایش خطوط مغناطیسی سطح نوار ضبط شده را به هم می‌زند و سطح نوار را برای سیگنال صوتی جدید آماده می‌کند. شکل (۱-۲۱) انواع هدهای پاک کننده را نشان می‌دهد و در شکل (۱-۲۲) نحوه‌ی پاک کردن سیگنال صوتی ضبط شده بر روی سطح نوار را مشاهده می‌کنید.

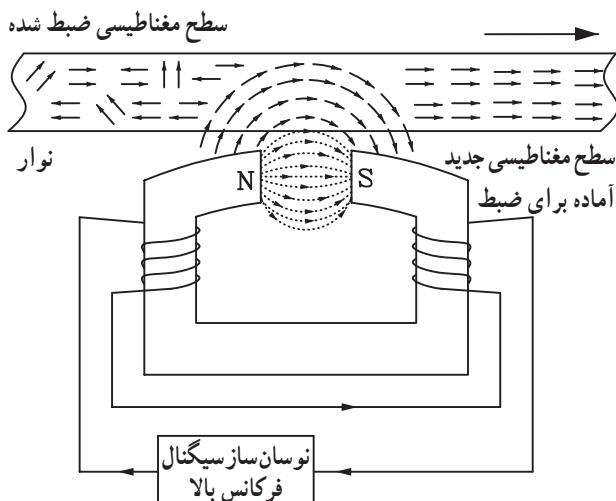


شکل ۱-۲۲- پاک کردن سیگنال ضبط شده توسط هد پاک کن


با توجه به شکل هرگز نباید یک نوار پر شده را در نزدیکی یک آهنربا یا میدان مغناطیسی قرار داد، چرا؟

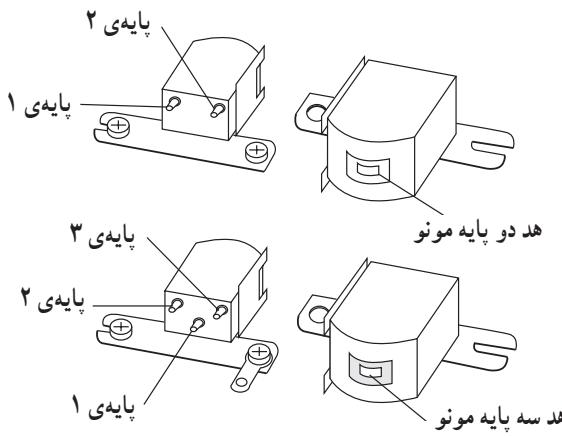


شکل ۱-۲۳ - هـدـهـاـیـ مـغـناـطـیـسـیـ مـونـو

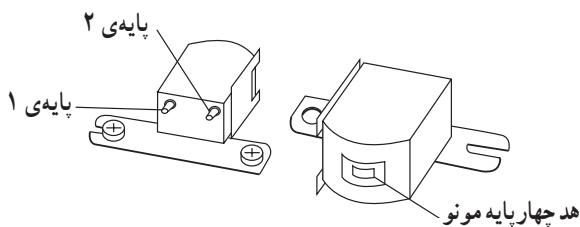

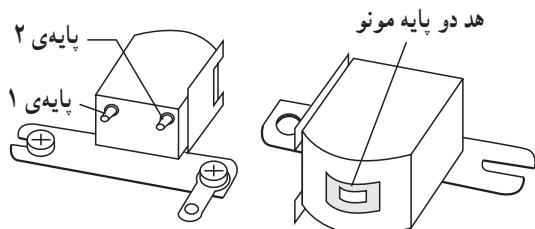
شکل ۱-۲۴ - هـدـ تـرـكـيـبـيـ مـونـوـ ضـبـطـ وـ پـخـشـ وـ پـاـكـ كـنـ



۱-۳-۱- شناسایی هـدـهـاـیـ مـونـوـ وـ اـسـتـرـیـوـ
 اساساً در دستگاه‌های ضبط صوت عمل ضبط و پخش صدا توسط یک هـدـ تـرـكـيـبـيـ بهـنـامـ هـدـ ضـبـطـ وـ پـخـشـ وـ هـدـ پـاـكـ کـرـدنـ نـوـارـ بـهـوـسـیـلـهـ هـدـ پـاـكـ کـنـنـدـهـ صـورـتـ مـیـ گـیرـدـ. درـ شـکـلـ (۱-۲۴) دـوـ نـمـوـنـهـ هـدـ مـونـوـ وـ درـ شـکـلـ (۱-۲۵) یـکـ نـمـوـنـهـ هـدـ تـرـكـيـبـيـ مـونـوـ وـ پـاـكـ کـنـ نـشـانـ دـادـهـ شـدـهـ اـسـتـ.

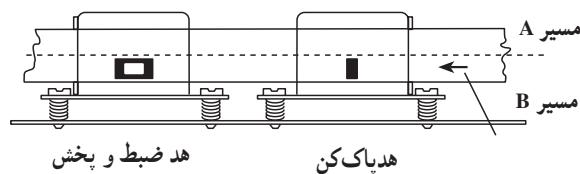

شکل ۱-۲۵ - هـدـ دـوـ پـایـهـ مـونـوـ وـ طـرـزـ قـرـارـ گـرفـتـنـ آـنـ بـرـرـوـیـ نـوـارـ

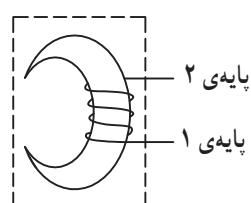


شکل ۱-۲۶

۱-۳-۱- سـاخـتمـانـ هـدـ دـوـ پـایـهـ: اـینـ هـدـ درـ دـسـتـگـاهـ ضـبـطـ وـ صـوـتـ مـونـوـ بـهـ کـارـ بـرـدهـ مـیـ شـودـ. درـ شـکـلـ (۱-۲۵) سـاخـتمـانـ ظـاهـرـیـ وـ طـرـزـ قـرـارـ گـرفـتـنـ هـدـ بـرـ روـیـ سـطـحـ نـوـارـ نـشـانـ دـادـهـ شـدـهـ اـسـتـ.



ایـنـ هـدـ دـارـایـ یـکـ سـیـمـ پـیـچـ استـ کـهـ بـهـ دـوـ پـایـهـ کـهـ درـ سـطـحـ پـشتـیـ هـدـ قـرـارـ دـارـدـ مـتـصـلـ مـیـ شـودـ (شـکـلـ ۱-۲۶).

۱-۳-۲ ساختمان هد سه پایه: این هد در دستگاههای ضبط و صوت مونو به کار می رود. طبق شکل ۱-۲۷ دو سیم پیچ ضبط و پخش جداگانه دارد که سر وسط آنها مشترک شده است.

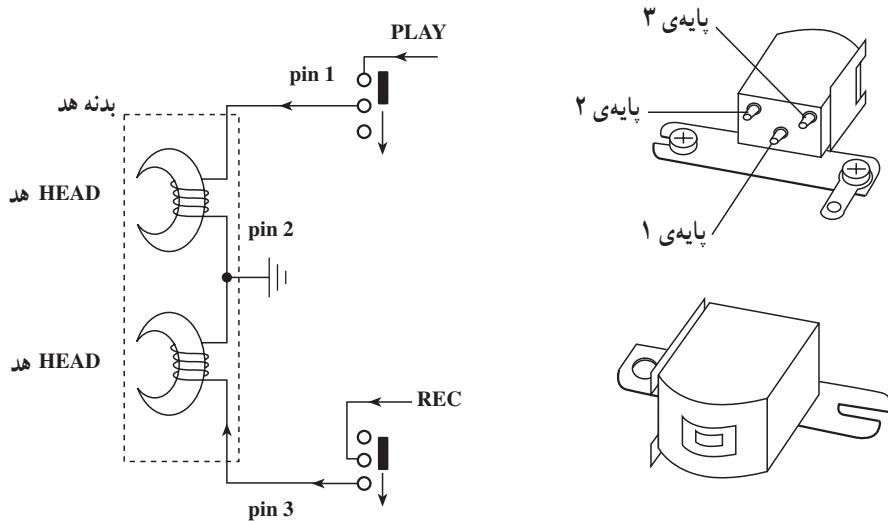


شکل ۱-۲۷ - هد سه پایه مونو

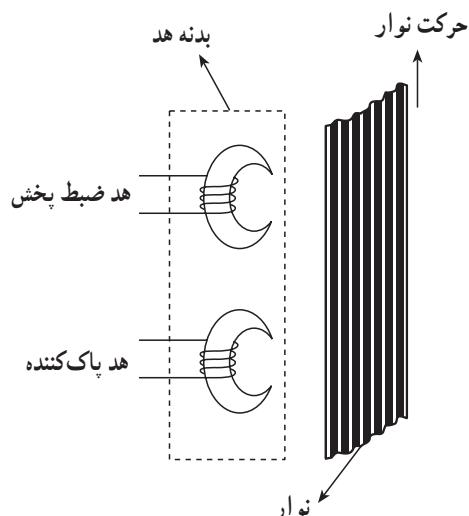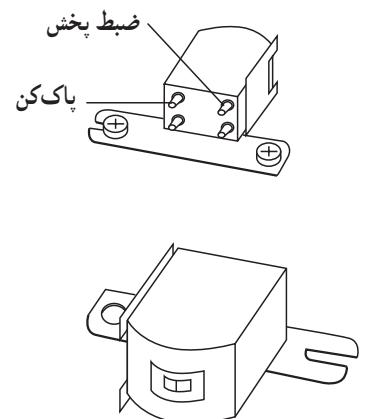
۱-۳-۳ ساختمان هد چهار پایه مونو: این هد دارای دو سیم پیچ جداگانه است. یکی برای ضبط و پخش و دیگری برای پاک کردن نوار، (شکل ۱-۲۸).



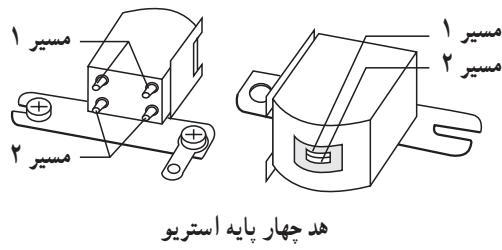
پایه های خروجی سیم پیچ ها در این نوع هد کاملاً از یک دیگر مستقل است.




۱-۳-۴ - هد استریو: هدهای سیستم استریو به دلیل ضبط و پخش چند کاناله معمولاً چهارپایه (چهارپین) یا هشت پایه هستند. در شکل (۱-۲۹) دو نمونه از این نوع هدها را مشاهده می‌کنید.

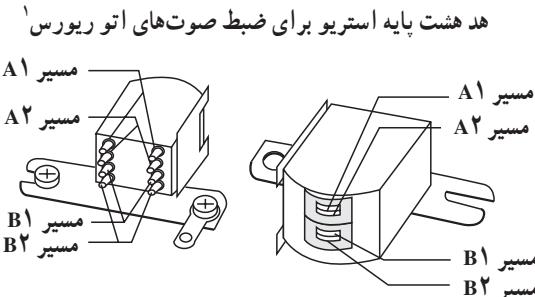

شکل ۱-۲۹ - هدهای استریو ضبط و پخش

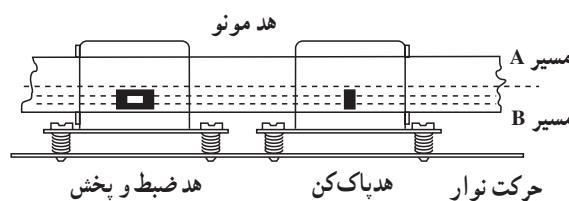

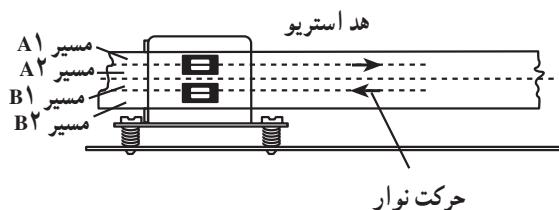
تراک (track) به معنی مسیر است، نوار ضبط صوت به دو قسم تقسیم می‌شود و هر قسمت یک مسیر یا یک تراک را تشکیل می‌دهد. تراک را لبه نیز می‌گویند (شکل ۱-۳۰).




تراک (track) به معنی مسیر است.

۱-۳-۵ - Auto Reverse به معنی برگشت به صورت خودکار است و در دستگاه‌های ضبط صوت هنگامی که یک طرف نوار تمام می‌شود، دستگاه به طور اتوماتیک جهت گردش را عوض می‌کند و طرف دیگر نوار (لبه دوم) پخش می‌شود.

هڈپاک کن AC-DC

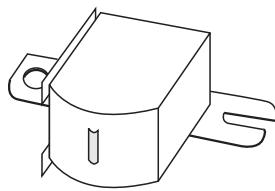


الف - نمای رو به رو هڈپاک کن

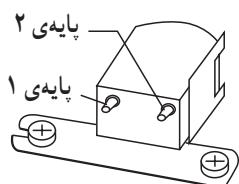

ب - نمای پشت هد

هد AC و DC از نظر شکل ظاهری مشابه هستند.

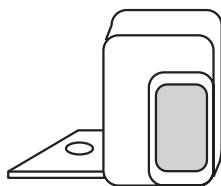

ج - هڈپاک کن با استفاده از آهنربای دایم

شکل ۱-۳۱

۴-۱- معرفی انواع هدهای پاک کن مونو و استریو


اثر مغناطیسی سیگنال صوتی ضبط شده روی نوار با استفاده از دو روش مغناطیسی زدایی و افزایش میدان برطرف می شود. این عمل توسط هد پاک کننده به گونه ای صورت می گیرد که نوار را مانند نوار خام، آماده ضبط سیگنال صوتی جدید می کند. طبق شکل (۱-۳۱) هدهای پاک کننده به سه دسته تقسیم می شوند.

- هد پاک کن DC

- هد پاک کن با استفاده از آهنربای دائم

- هد پاک کن AC

در هد پاک کن DC و آهنربای دائم برای پاک کردن نوار از خاصیت افزایش میدان مغناطیسی استفاده می کنند. این نوع هد بیشتر در دستگاه های مونو به کار می رود. در هد AC با تولید یک میدان مغناطیسی متناوب اثر مغناطیسی ذرات نوار را از بین می بند. این روش در سیستم استریو استفاده می شود.

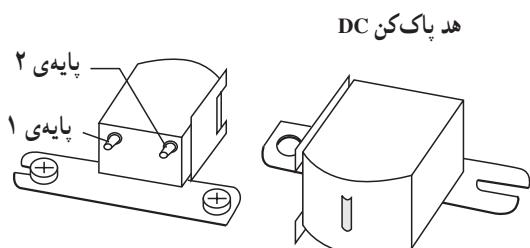


شکل ۱-۳۲ - هڈپاک کن DC

۱-۱- هد پاک کن DC: سیم پیچ این هد با جریان

DC تغذیه می شود. جریان عبوری از سیم پیچ، یک میدان مغناطیسی یکنواخت در عرض شکاف هد ایجاد می کند.

هنگامی که نوار از مقابل هد پاک کن DC طبق شکل (۱-۳۲) عبور می کند، هد پاک کن DC میدان مغناطیسی حاصل از سیم پیچ هد ذرات مغناطیسی نوار را به اشیاع مغناطیسی می برد و سیگنال ضبط شده قبلى را از روی نوار پاک می کند.


مقاومت اهمی سیم پیچ هد DC در حدود $25\text{ }\Omega$ تا $50\text{ }\Omega$ اهم و معمولاً از مقاومت اهمی هد AC بیشتر است.

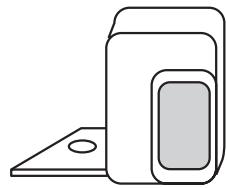

شکل ۱-۳۳- هد پاک کن با استفاده از آهنربای دائمی

۴-۲- هد پاک کن با آهنربای دائم: یک آهنربای دائم با ابعاد مشابه به اندازه هد DC، در قاب هد قرار می‌گیرد، این قاب توسط یک پیچ به بخش مکانیکی وصل می‌شود. در شکل (۱-۳۲) یک هد پاک کن با آهنربای دائم نشان داده شده است. در زمان ضبط سیگنال، نوار از مقابل این هد عبور می‌کند و آهنربای دائمی باعث افزایش اثر مغناطیسی ذرات موجود نوار می‌شود و سیگنال ضبط شده را از سطح نوار پاک می‌کند.

سیگنال فرکانس بالا

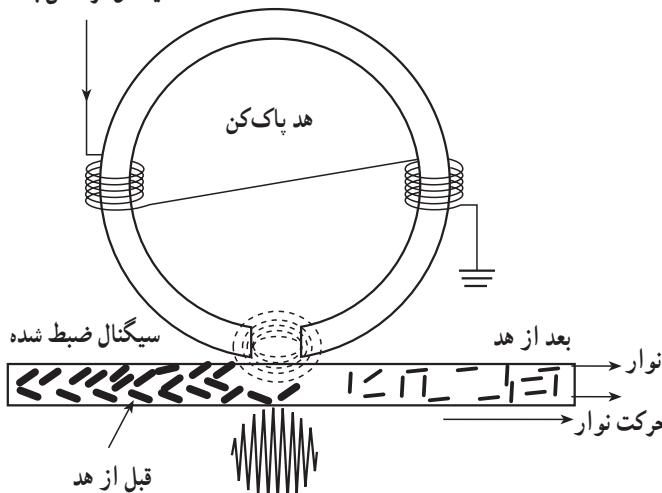


شکل ۱-۳۴- هد پاک کن AC

۴-۳- هد پاک کن AC: هد پاک کن AC به عنوان بهترین پاک کننده سیگنال از روی سطح نوار در مقایسه با دو نوع هد قبلی شناخته شده است. هد AC در دستگاه‌های جدید و پیشرفته کاربرد وسیعی دارد (شکل ۱-۳۴).

جریان سیم پیچ این هد توسط یک نوسان‌ساز فرکانس بالا تغذیه می‌شود و کیفیت آن نسبت به هد DC و آهنربای دائمی بهتر است.

فرکانس نوسان‌ساز این هد در محدوده‌ی ۴۵ تا ۱۲۰ کیلوهرتز (ماوراء صوت) قرار دارد.

در شکل (۱-۳۵) بلوك دیاگرام نوسان‌ساز و جریان بایاس هد پاک کن AC نشان داده شده است. توجه داشته باشید هنگامی که دستگاه در حالت ضبط قرار می‌گیرد نوسان‌ساز فعال می‌شود.

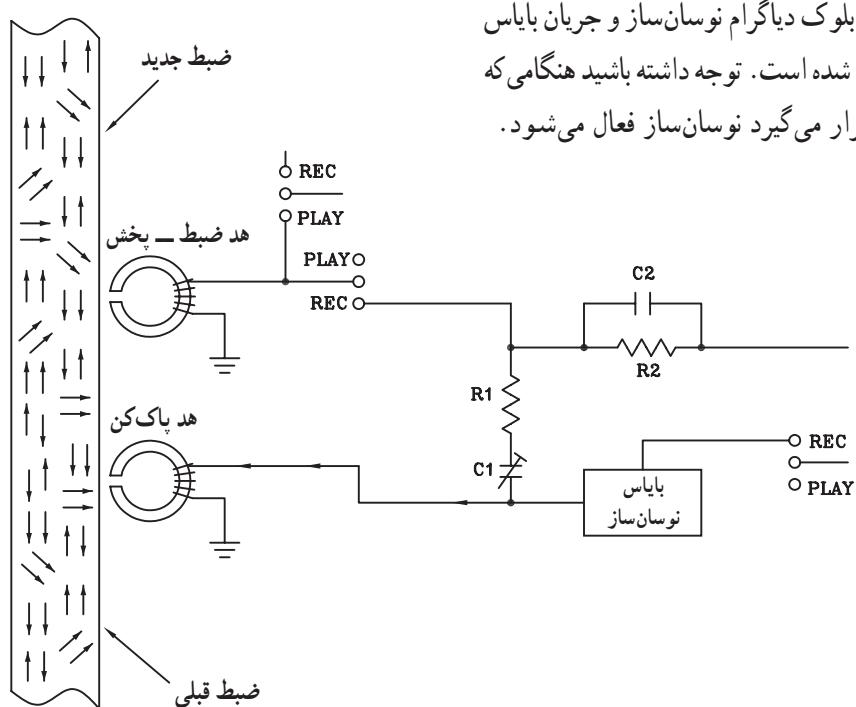

شکل ۱-۳۵- بلوك دیاگرام نوسان‌ساز هد پاک کن AC

۱۵ کار عملی، شماره ۱

۱-۵-۱ اهداف

الف) تشخیص هدای مغناطیسی دستگاه ضبط صوت

شامل: هد ضبط و پخش و هد پاک کن

ب) اندازه‌گیری مقاومت اهمی سیم پیچ‌های هد

۲-۵-۱- موردنیاز سایل و

■ دستگاه ضبط صوت یک دستگاه

اہم متریک دستگاہ ■

■ هویه برقی، آچار پیچ گوشتی، دم پاریک و سیم چین از

ہر کدام یک عدد

■ سیم رابط به مقدار کافی (شکل ۱-۳۶)



شکل ۳۶-۱


۳_۵_۱_ نکات اپمنی

■ هنگام کار در محیط آزمایشگاه نظم و مقررات را رعایت

کند۔



شکل ۳۷-۱

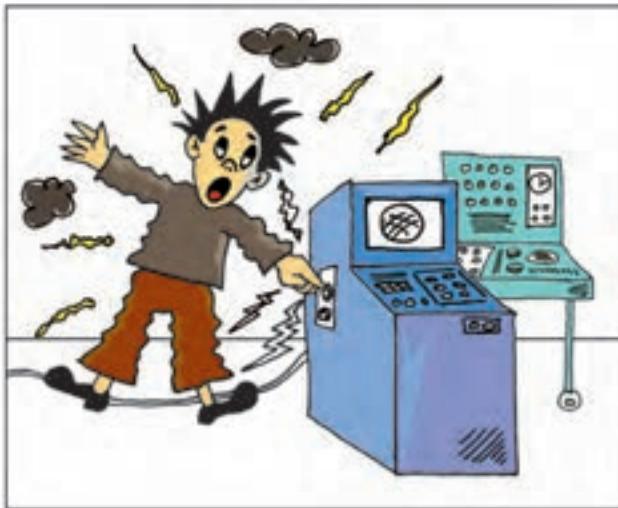

شکل ۱-۳۸— به قسمت‌های الکتریکی دستگاه در حال کار دست نزنید!

- از روشن و خاموش کردن دستگاه‌هایی که به عملکرد آن‌ها آشنا نیستید و ارتباطی به کار شما ندارد جداً خودداری کنید (شکل ۱-۳۸).



شکل ۱-۳۹— میز کار آزمایشگاه الکترونیک

- از وسایل و دستگاه‌های اندازه‌گیری حساس و میز کار موجود در آزمایشگاه مراقبت کنید (شکل ۱-۳۹).



شکل ۱-۴۰— وسایل و ابزار مخصوص تعمیرات الکترونیکی

- از وسایل و ابزارهای مخصوص تعمیرات دستگاه‌های الکترونیکی استفاده کنید و از عایق بودن دسته‌های ابزار از قبیل انبردست، دمباریک و پیچ‌گوشتی اطمینان حاصل کنید (شکل ۱-۴۰).



شکل ۱-۴۱

■ هنگام اندازه‌گیری اهم قطعات و یا بررسی شاسی دستگاه و یا لحیم کاری، دوشاخه‌ی دستگاه ضبط صوت را از پریز برق بیرون بکشید (شکل ۱-۴۱).



شکل ۱-۴۲—اگر به تعمیر لوازم الکترونیکی می‌پردازید، ترانسفورماتور ایزوله‌کننده را مورد استفاده قرار دهید.

■ از ترانس ایزوله ۱:۱ با فیوز مناسب استفاده کنید تا دچار برق‌گرفتگی نشود (شکل ۱-۴۲).



شکل ۱-۴۳—دستگاه ضبط صوت

۱-۵-۱—شرح کار عملی: در این کار عملی شما انواع هدھای ضبط و پخش و پاک کننده را می‌شناسید و یاد می‌گیرید که چگونه آن‌ها از هم تشخیص بدھید. همچنین در مراحل مختلف اجرای کار انواع هد را آزمایش می‌کنید و مقاومت آن را اندازه می‌گیرید.

۱-۵-۲—مراحل اجرای کار


■ قاب جلویی دستگاه ضبط صوت شکل (۱-۴۳) یا هر نوع دیگری که در آزمایشگاه وجود دارد را با راهنمایی مربی خود باز کنید.



شکل ۱_۴۴


■ قاب را کنار بگذارید و دک دستگاه را مشاهده کنید (شکل ۱_۴۴).

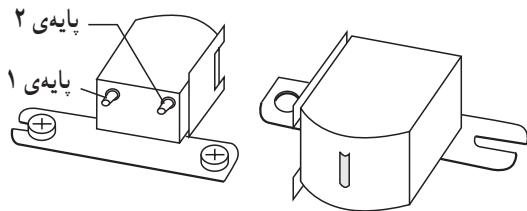دک دستگاه قسمتی است که نوار روی آن قرار می‌گیرد و پردازش اولیه سیگنال از روی نوار انجام می‌شود.



شکل ۱_۴۵

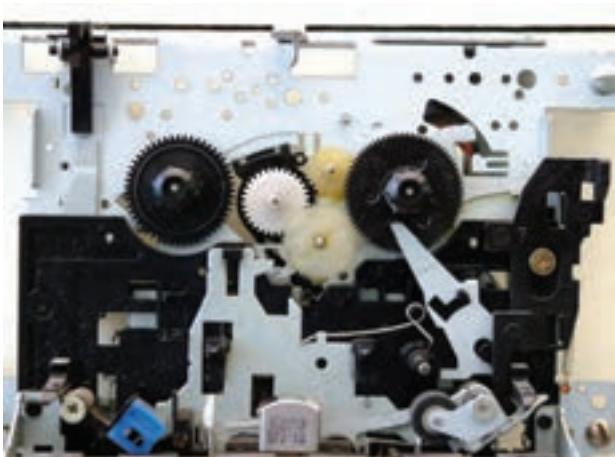■ هد ضبط و پخش دستگاه را پیدا کنید (شکل ۱_۴۵).




شکل ۱_۴۶

■ هد ضبط و پخش برای این دستگاه دقیقاً در وسط دک قرار دارد (شکل ۱_۴۶).

■ نوع هد را از نظر مونو یا استریو مشخص کنید.

نکته مهم: سیم زمین هد از نوع سیم شیلد (بافته مسی) است.

■ سیمی را که جهت اعمال سیگنال هد به پری آمپلی فایر روی بُرد الکترونیکی می‌رود، مشخص کنید.

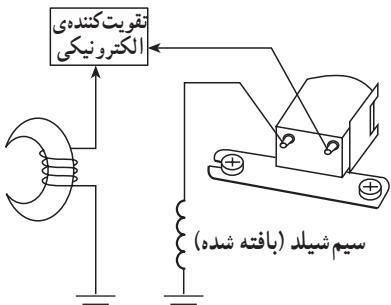

شکل ۱-۴۷ - سیم بندی هد


■ آیا سیم بندی هد دستگاه مطابق شکل (۱-۴۷) است؟

شرح دهید.

پاسخ:

پاسخ:

■ نام هد با این نوع سیم بندی را بنویسید.

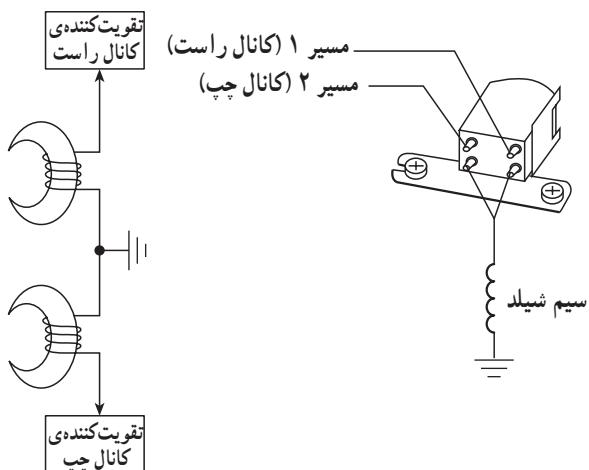


شکل ۱-۴۸

■ آیا سیم بندی هد دستگاه مانند شکل (۱-۴۸) است؟

- نام هد را بنویسید.

پاسخ:

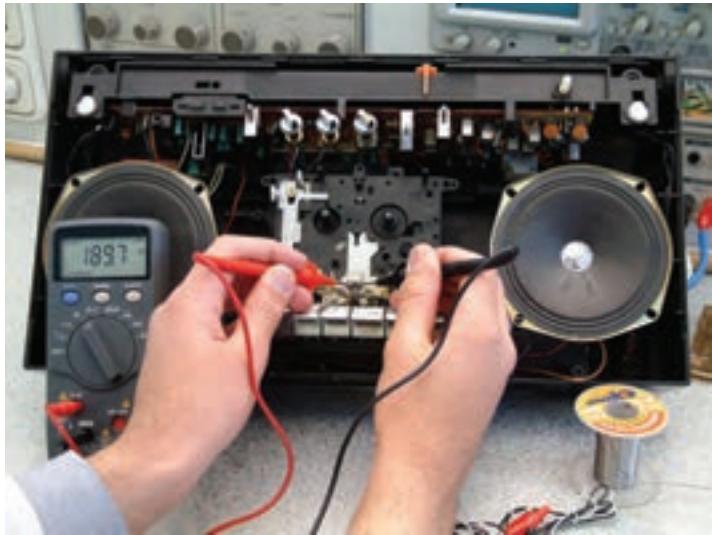


شکل ۱-۴۹— اندازه‌گیری مقاومت هد برای تعیین قطع شدگی، اتصال کوتاه و یا اتصال به نقطه‌ی زمین

- سیم‌های متصل به هد را با هویه آزاد کنید.
- با استفاده از اهم‌متر، مقدار اهمی سیم‌پیچ هد را اندازه بگیرید (شکل ۱-۴۹). از اهم‌متر در رنج مناسب استفاده کنید.

$R = ? \dots \Omega$
Coil Mono
اگر هد استریو باشد
$R = ? \dots \Omega$
Coil Right
$R = ? \dots \Omega$
Coil left

■ مقادیر اندازه‌گیری شده را یادداشت کنید.

■ در صورتی که هد استریو است آیا مقاومت اهمی سیم‌پیچ‌های چپ و راست با هم برابرند؟

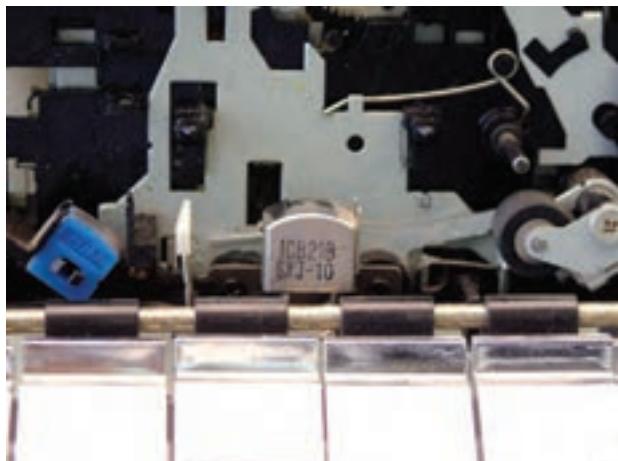


شکل ۱-۵۰

■ هد پاک کننده را بر روی دک پیدا کنید (شکل ۱-۵۰).

- مشخص کنید این هد در کدام طرف کلید play قرار دارد؟ راست یا چپ؟

پاسخ:

- علت قرار گرفتن هد در این محل را شرح دهید.

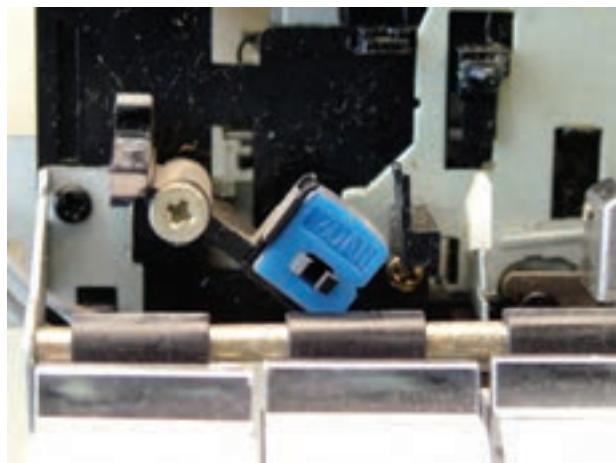

شکل ۱-۵۱

- نوع هد پاک کننده را مشخص کنید.

آیا هد از نوع آهنربای دائمی است؟
آیا هد از نوع AC/DC می باشد؟


پاسخ:

- چگونه می توان نوع هد پاک کننده DC را از هد پاک کننده AC تشخیص داد؟
- مقاومت هد پاک کننده را اندازه بگیرید.


$$R = ? \dots \Omega$$

Erase Head

- دستگاه را برای روشن کردن آماده کنید.
- دستگاه را روشن کنید.
- کلید play و Record را با آزاد کردن ضامن کلید و Record به طور هم زمان فشار دهید. (در این مرحله از مربی خود کمک بخواهید)
- هد پاک کننده را مطابق شکل (۱-۵۲) به اسیلوسکوپ اتصال دهید.

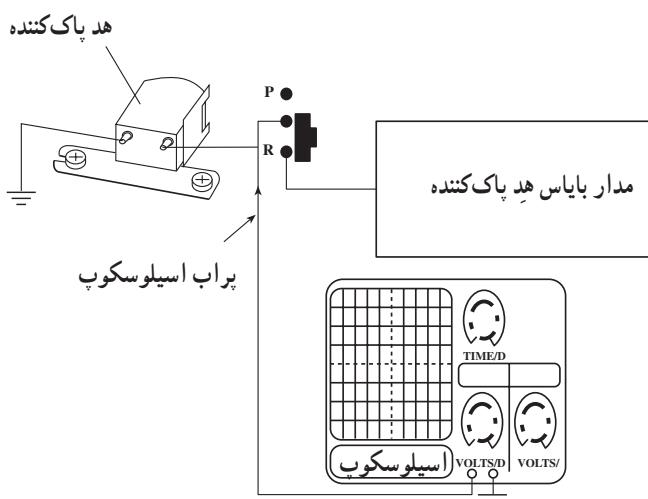


شکل ۱-۵۲—مدار اتصال اسیلوسکوپ به هد پاک کننده

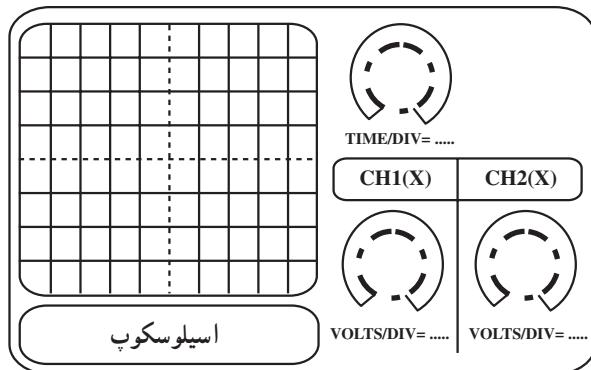

شکل ۱-۵۳

- با تنظیم Time/DIV و volt/DIV اسیلوسکوپ شکل موج دوسر هد را مشاهده کنید و روی شکل (۱-۵۳) ترسیم کنید.

پاسخ:	

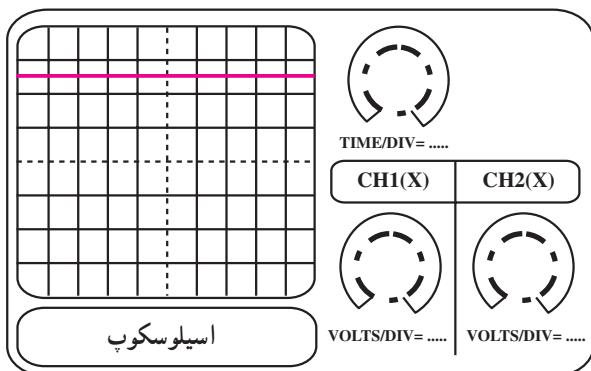

شکل ۱-۵۴


- اگر شکل موج مانند شکل (۱-۵۴) بود نام هد پاک کننده را بنویسید.

پاسخ:	

- ولتاژ دو سر هد را اندازه گیری کنید و مقدار آن را بنویسید.

$$V_{Head} = ? \dots V$$

- اگر شکل موج مشابه شکل (۱-۵۵) را بر روی اسیلوسکوپ مشاهده می کنید نام هد پاک کننده را بنویسید.

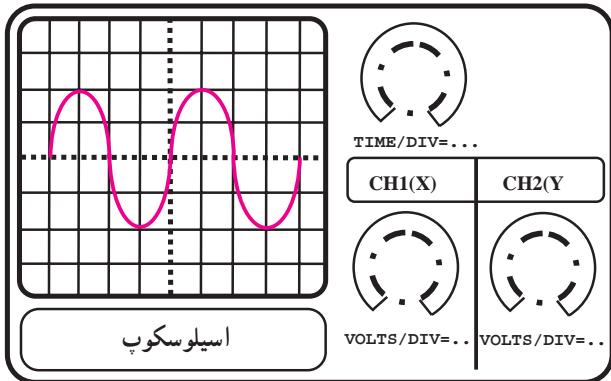

شکل ۱-۵۵

■ ولتاژ دو سر هد و فرکانس سیگنال بایاس هد پاک کننده را اندازه‌گیری کنید و مقادیر آنها را بنویسید.

$$V_{p-p_{Head}} = ? \dots V$$

$$F = ? \dots Hz$$

پاسخ:


۱-۵-۶- خودآزمایی

■ آیا از شکل ظاهری هد می‌توان نوع آن را تشخیص داد؟ توضیح دهید.

پاسخ:

■ چرا مقدار فرکانس سیگنال هد پاک کننده در محدوده فرکانس‌های صوتی ($20 \text{ Hz} - 20 \text{ kHz}$) نیست؟ شرح دهید.

آزمون پایانی (۱)

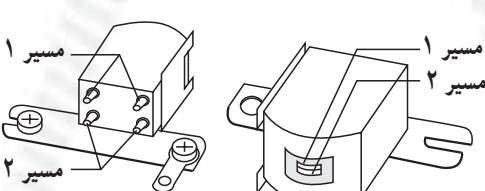- ۱- برای تشخیص قطب‌های یک آهنربا از کدام روش استفاده می‌شود؟
- الف - با براده‌های آهن
ب - نزدیک کردن یک آهنربای دیگر به آن
ج - قطب‌نما
- ۲- با آویختن یک آهنربای تیغه‌ای می‌توان..... آن را تشخیص داد.
- الف - میدان مغناطیسی
ب - خطوط قوا مغناطیسی
ج - شدت میدان جاذبه‌ی زمین
- ۳- یک میله‌ی آهنی از چه طریقی آهنربای موقتی می‌شود؟
- الف - قرار گرفتن میله‌ی آهنی در میدان مغناطیسی
ب - عبور جریان الکتریکی از میله‌ی آهنی
ج - قرار گرفتن در اطراف یک سیم حامل جریان
د - قرار گرفتن میله در درون سیم پیچ جریان دار
- ۴- هدهای مغناطیسی براساس..... عمل ضبط و پخش سیگنال را انجام می‌دهند.
- الف - جریان الکتریکی
ب - القای مغناطیسی
ج - جریان الکتریکی القای
- ۵- خطوط قوا مغناطیسی هد ضبط، مشابه کدام آهنربا است؟
- الف - آهنربای میله‌ای
ب - خطوط قوا مغناطیسی سیم حامل جریان
ج - خطوط قوا مغناطیسی آهنربای U شکل
د - خطوط قوا سیم پیچ حامل جریان
- ۶- در هنگام ضبط سیگنال صوتی کدام هد دستگاه ضبط صوت سطح نوار را مطابق با سیگنال صدا مغناطیسی می‌کند؟
- الف - هد پاک کننده
ب - هد پخش
ج - هد پاک کننده و پخش
د - هد ضبط
- ۷- یک آهنربای دائمی می‌تواند یک هد..... باشد.
- الف - ضبط و پخش سیگنال
ب - پاک کننده
ج - ضبط سیگنال
- ۸- نام هد شکل مقابل کدام است؟
- الف - هد پاک کن AC
ج - هد چهارپایه استریو
- 

- ۹- هد ۳ پایه توانایی سیگنال را دارد.

الف - پخش

ب - پاک کردن، پخش، ضبط

ج - ضبط

د - پاک کردن

۱۰- هد ۸ پایه در کدام سیستم ضبط صوت به کار می رود؟

الف - مونو

ب - Auto Reverse

ج - استریو

د - مونو و استریو

۱۱- اشباع مغناطیسی اساس کار کدام هد است؟ توضیح دهید.

۱۲- مقاومت اهمی سیمیج هد DC حدوداً چند اهم است؟

۱۳- مدار فرکانس بالا برای کدام هد به کار می رود؟ توضیح دهید.

۱۴- به چه دلیل فرکانس بالاتر از محدوده‌ی فرکانس صوتی است؟

خودآزمایی عملی

در صورتی که زمان اضافی داشتید، مراحل اجرای کار عملی شماره «۱» را روی چند نمونه دستگاه ضبط صوت دیگر انجام دهید.

فصل دوم

توانایی بررسی ضبط صدا


هدف کلی

بررسی نحوهی ضبط صدا در دستگاه‌های ضبط صوت

هدف‌های رفتاری: فرآگیر پس از پایان این فصل قادر خواهد بود:

- ۱- نحوهی ضبط صدا را بیان کند.
- ۲- خواص مغناطیسی مواد را تشریح کند.
- ۳- منحنی مغناطیسی مواد را تشریح کند.
- ۴- جریان بایاس انواع هدها را بررسی کند.
- ۵- اصول کار تقویت کننده‌های ضبط و پخش سیگنال صوتی را شرح دهد.
- ۶- اصول کار تقویت کننده‌های ضبط های مونو و استریو را تشریح کند.
- ۷- منحنی پاسخ فرکانسی ضبط و پخش نوار را به دست آورد.
- ۸- سیستم مونو را با استریو مقایسه کند.

ساعت آموزش

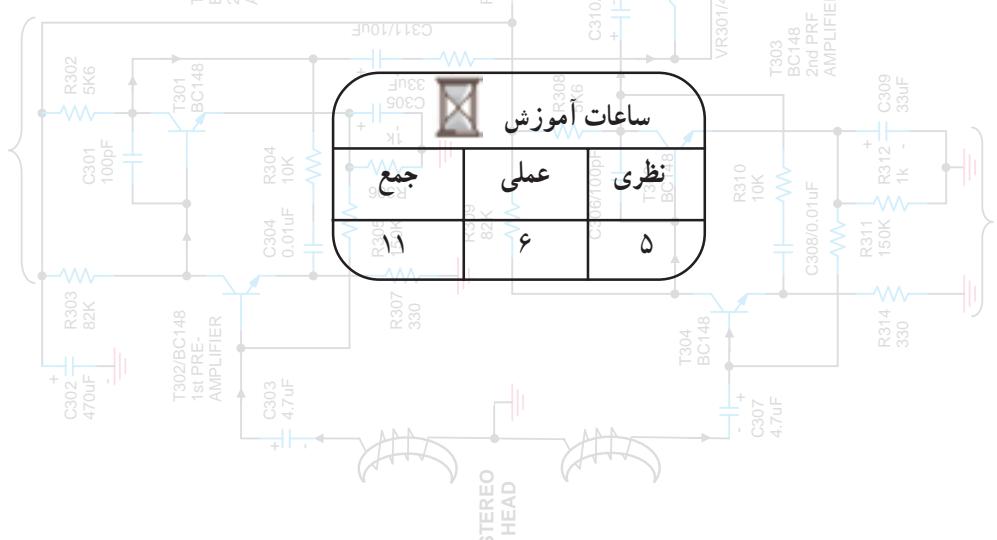


پیش آزمون (۲)

- ۱- دستگاه‌های ضبط صوت می‌توانند صداها را به صورت ضبط می‌کنند.
الف - مونو ب - استریو ج - مونو و استریو د - مونو، استریو، چند کanalه
- ۲- اجسام از نظر نفوذپذیری مغناطیسی به چند دسته تقسیم می‌شوند؟
الف - (۳) ب - (۱) ج - (۴) د - (۲)
- ۳- منحنی مغناطیسی اجسام بیانگر اجسام است.
الف - هادی بودن ب - عایق بودن ج - نفوذپذیری مغناطیسی د - شدت میدان مغناطیسی
- ۴- جریان بایاس هد به منظور است.
الف - تقویت میدان مغناطیسی ب - تقویت سیگنال الکتریکی
ج - حذف اعوجاج سیگنال د - پخش سیگنال صوتی
- ۵- تقویت کننده‌ی دستگاه ضبط صوت جهت تقویت سیگنال صوتی در زمان است.
الف - ضبط و پخش ب - پخش ج - ضبط د - پاک کردن
- ۶- تقویت کننده‌ی پوش - پول یک تقویت کننده‌ی قدرت است و در کلاس کار می‌کند.
الف - A ب - AB ج - C د -

۱-۲- آشنایی با اصول ضبط صدا

۱-۱- اطلاعات کلی: ضبط صوت‌ها دستگاه‌های

هستند که برای ضبط سیگنال‌های صوتی بر روی نوار مغناطیسی طراحی و ساخته شده‌اند.

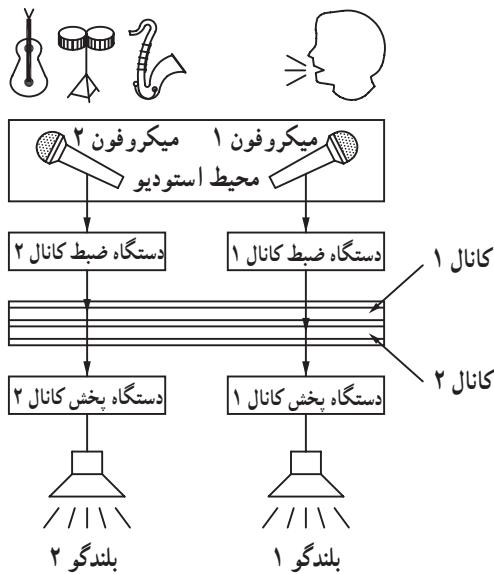


شکل ۱-۲-۱- فرآیند ضبط صدا در استودیو

صدا بعد از برخورد به میکروفون تبدیل به سیگنال‌های الکتریکی می‌شود و به دستگاه ضبط می‌رسد. در دستگاه ضبط صوت صدا تقویت می‌شود و از طریق هد به صورت میدان مغناطیسی روی ذرات مغناطیسی نوار ضبط می‌شود. ضبط صوت‌ها می‌تواند مونو، استریو، چهار باندی، هشت باندی و شانزده باندی باشند. ضبط صوت‌های مونو و استریو کاربرد معمولی و تجاری دارند و در دستگاه‌های خانگی استفاده می‌شوند. ضبط صوت‌های چند باندی معمولاً برای صدابرداری در استودیو و ارکسترها موسیقی به کار می‌روند (شکل ۱-۲). در این روش صدای هریک از سازهای موسیقی را روی یکی از باندها ضبط می‌کنند.



۱-۲- ضبط صدا: اولین بار محققی به نام

ولادمیریولسون از کشور دانمارک دستگاهی را ساخت که از طریق حرکت سریع یک سیم فولادی از مقابل یک سیم پیچ مخصوص می‌توانست سیگنال صدا را ضبط کند.


بعد از وی بسیاری از دانشمندان سعی کردند برای ضبط صدا، به جای سیم فولادی از نوار مغناطیسی استفاده کنند. بالآخره در سال ۱۹۳۹ آلمانی‌ها یک نوع نوار پلاستیکی و مقاوم که با ذرات مغناطیسی پوشیده شده بود را تولید کردند. در شکل (۱-۲) نحوه ضبط سیگنال صوتی بر روی نوار مغناطیسی را مشاهده می‌کنید. در این سیستم ابتدا امواج مکانیکی صوتی توسط میکروفون به سیگنال الکتریکی تبدیل سپس به صورت میدان مغناطیسی بر روی ذرات سطح نوار ضبط می‌شود. امروزه امکان ضبط، پخش و پاک کردن مجدد صدا از روی نوار با ساده‌ترین شرایط وجود دارد. برای آن که بتوانید تئوری ضبط مغناطیسی صدا را بهتر درک کنید نیاز به آشنایی مختصری با خواص مغناطیسی مواد و منحنی مغناطیسی دارید.

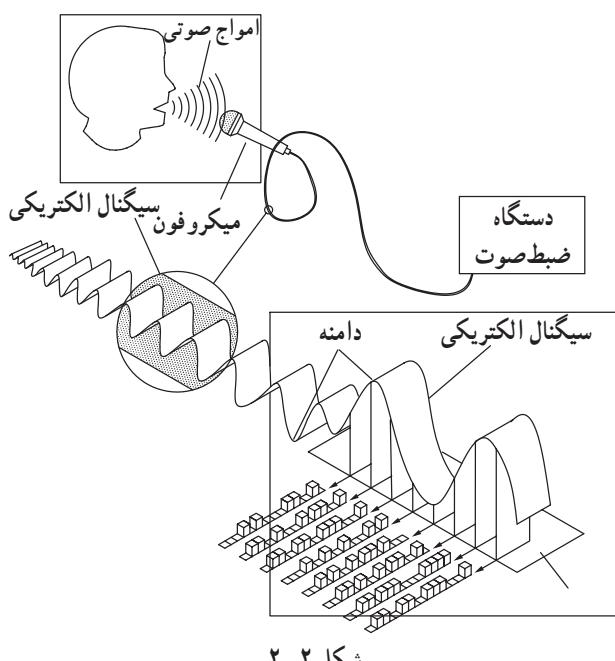


شکل ۱-۲-۲

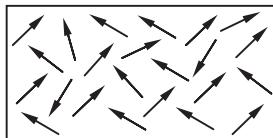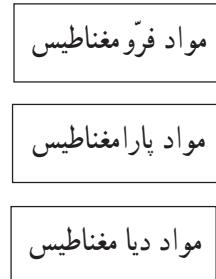


شکل ۲-۳—قطعه‌ی فرمغناطیس در خارج از میدان مغناطیسی

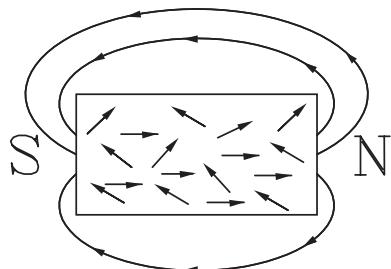

شکل ۲-۴—قطعه‌ی فرمغناطیس در میدان مغناطیسی ضعیف قرار گرفته است.

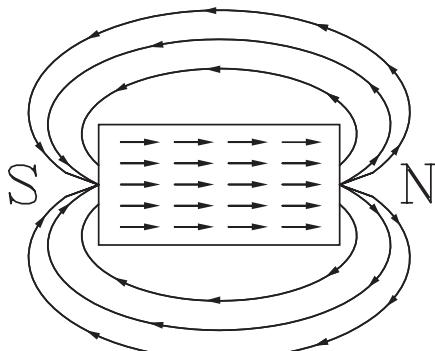

شکل ۲-۵—با افزایش میدان تمام ذرات با میدان مغناطیسی هم جهت می‌شوند و باعث افزایش شدت میدان می‌شوند.

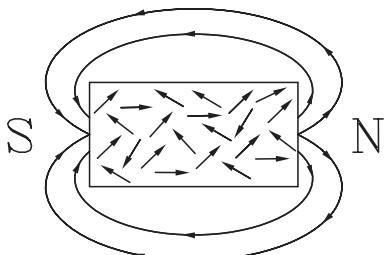


شکل ۲-۶—یک قطعه‌ی پارامغناطیس در یک میدان مغناطیسی

۱-۲-۳—خواص مغناطیسی مواد: مقدار ضریب نفوذپذیری مغناطیسی هر ماده تا حد زیادی خواص مغناطیسی آن را مشخص می‌کند. از نظر مقدار ضریب نفوذپذیری مغناطیسی، مواد به سه گروه تقسیم می‌شوند:

- الف—مواد فرمغناطیسی^۱
- ب—مواد پارامغناطیسی^۲
- ج—مواد دیامغناطیسی^۳

الف—مواد فرمغناطیس: اگر این مواد تحت تأثیر میدان‌های مغناطیسی خارجی قرار گیرند (شکل ۲-۳)، ذرات مغناطیسی موجود در آن‌ها با میدان خارجی هم‌جهت می‌شود (شکل ۲-۵). با جهت گرفتن این ذرات میدان مغناطیسی قوی‌تر می‌شود، شکل‌های (۲-۴) و (۲-۵) خواص مغناطیسی اجسام فرمغناطیسی را نشان می‌دهند.

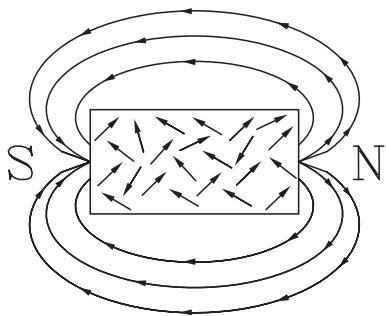
ب—مواد پارامغناطیس: پارا به معنای شبیه است. مواد پارامغناطیسی وقتی در یک میدان مغناطیسی خارجی قرار می‌گیرند با توجه به مقدار ضریب نفوذی که دارند تا حدی میدان را تقویت می‌کنند، زیرا طبق شکل (۲-۶) فقط برخی از ذرات آن‌ها با میدان خارجی هم‌جهت می‌شوند.





شکل (۲-۷) یک قطعه ماده دیامغناطیسی در میدان مغناطیسی

ج— مواد دیامغناطیسی: این اجسام وقتی در میدان مغناطیسی خارجی قرار می‌گیرند، ذرات آن‌ها خاصیت مغناطیسی یک دیگر را خشی می‌کنند و تا حدودی باعث تضعیف میدان خارجی می‌شوند.

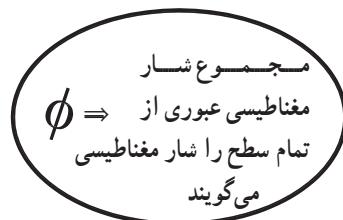شکل (۲-۷) یک قطعه دیامغناطیسی را که در میدان خارجی قرار گرفته است نشان می‌دهد.



$$\Phi = \text{واحد} (\text{wb})$$

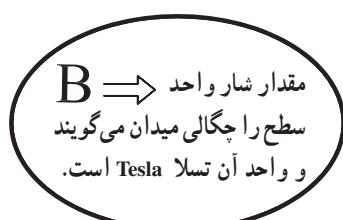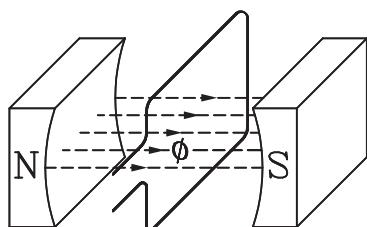

$$B = \text{واحد} (\text{Tesla})$$

$$H = \frac{B}{\mu}$$

$$H \Rightarrow \text{شدت میدان—واحد آن Gauss گوس است}$$

شکل (۲-۸) مفهوم شار مغناطیسی چگالی و شدت میدان

۴-۱-۲- واحدهای مغناطیسی


— چگالی فوران مغناطیسی: به مجموع خطوط میدان مغناطیسی در تمام سطح شار مغناطیسی می‌گویند و آن را با \emptyset نشان می‌دهند. واحد فلوی مغناطیسی ویر «wber» است. نسبت فوران به سطحی که فوران از آن عبور می‌کند یا مقدار شاری است که از واحد سطح می‌گذرد را چگالی فوران مغناطیسی می‌گویند و با حرف B نشان می‌دهند. واحد چگالی فوران مغناطیسی Tesla (Tesla) است. شکل (۲-۸) شار عبوری از یک حلقه‌ی بسته را نشان می‌دهد.

— شدت میدان مغناطیسی: نسبت چگالی فوران (B) به ضریب نفوذ مغناطیسی اجسام (μ) را شدت میدان مغناطیسی می‌نامند و با H نمایش می‌دهند. H در واقع شدت میدان مغناطیسی در هوا است.


$$1 - \vec{B} = \frac{\emptyset}{A} = \frac{\text{wb}}{\text{m}^2} = \frac{\text{واحد}}{\text{منترمربع}} = \text{Tesla}$$

۲-۱-۵ منحنی مغناطیسی در حلقه‌ی هیسترزیس
 (پس‌ماند): رابطه‌ی خطی ($B = \mu H$) بین چگالی فوران و شدت میدان با منحنی مغناطیسی یا منحنی اشباع مغناطیسی نشان داده می‌شود.


این منحنی در شکل (۲-۹) نشان داده شده است. در این منحنی لما ضریب فنودپذیری مغناطیسی اجسام و H شدت میدان مغناطیسی است. در منحنی چگالی فوران مغناطیسی B به عنوان تابع روی محور عمودی و شدت میدان مغناطیسی (H) به عنوان متغیر روی محور افقی تعریف شده است. این منحنی دارای سه ناحیه خطی و غیرخطی و اشباع است. در ناحیه خطی با افزایش H چگالی فوران B با ضریبی ثابت افزایش می‌یابد. در ناحیه غیرخطی با افزایش شدت میدان H چگالی فوران افزایش کمتری دارد و به صورت غیرخطی است. در ناحیه سوم یا ناحیه اشباع با افزایش شدت میدان H چگالی فوران تغییرات بسیار ناچیزی دارد.

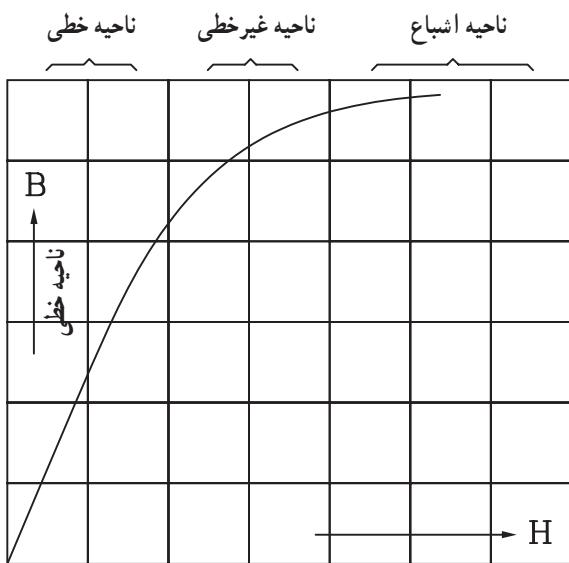


شکل ۲-۹ - منحنی اشباع مغناطیسی

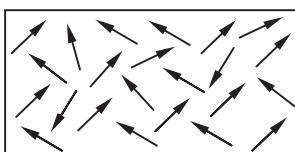

شکل ۲-۱۰ - قطعه فرومغناطیس خارج از میدان مغناطیسی

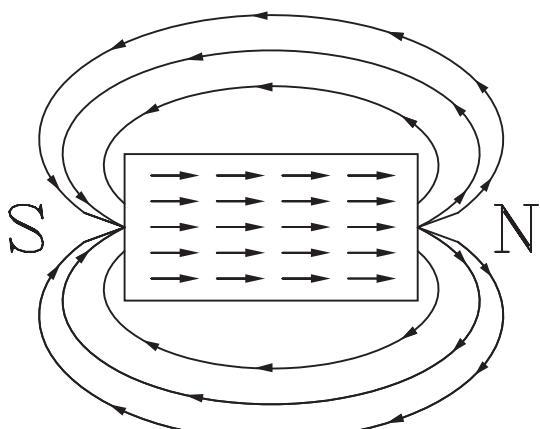


شکل ۲-۱۱ - قطعه فرومغناطیس در داخل میدان مغناطیسی

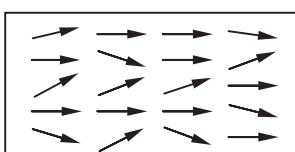


شکل ۲-۱۲ - قطعه فرومغناطیس پس از خارج شدن از میدان مغناطیسی

مواد فرومغناطیسی در شرایط طبیعی طبق شکل (۲-۱۰) دارای ذراتی مغناطیسی با جهت‌های متفاوت و ناهمانگ هستند. هنگامی که این ذرات در میدان مغناطیسی قرار می‌گیرند منطبق با جهت میدان مغناطیسی منظم می‌شوند (شکل ۲-۱۱).


با قطع شدن میدان مغناطیسی خارجی، اکثر ذرات جسم فرمغناطیسی در جهت خطوط قوای مغناطیسی باقی می‌مانند، به این خاصیت پس‌ماند مغناطیسی گویند. شکل (۲-۱۲) یک قطعه فرمغناطیس را که از میدان مغناطیسی خارج شده است، نشان می‌دهد.

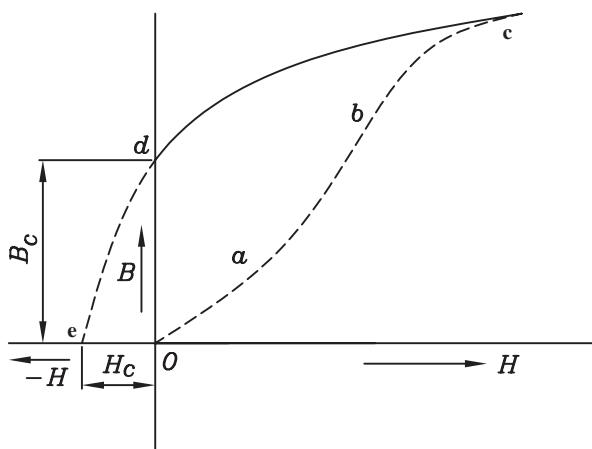

شکل ۲-۱۳- نمایش چگالی فوران پس ماند B_r
و شدت میدان خنثی کننده H_c

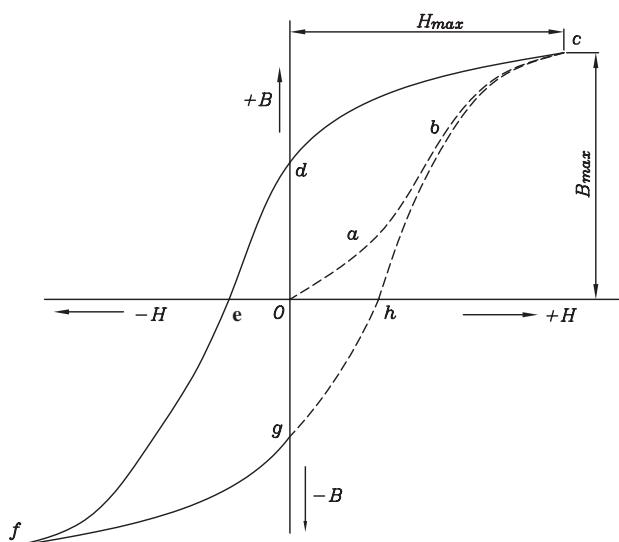

شکل ۲-۱۴- الف- نمایش حلقه هیسترزیس مواد فرومغناطیسی

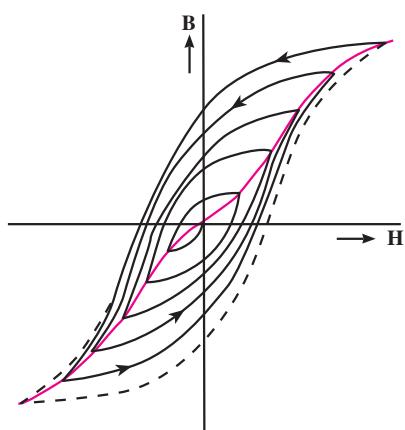

شکل ۲-۱۴- ب- نمایش تغییرات حلقه
هیسترزیس هنگام ازین بردن اثر پس ماند

در شکل (۲-۱۳) با افزایش شدت میدان H ، چگالی فوران B مسیر oabc را طی می کند و باعث تغییر جهت ذرات و هماهنگ شدن آنها با جهت میدان می شود. این منحنی مشابه منحنی شکل (۲-۹) است.

با کاهش شدت میدان (مسیر برگشت منحنی) مقدار B کم می شود و منحنی مسیر cd را طی می کند. با صفر شدن شدت میدان پس ماند مغناطیسی Br صفر نمی شود و در حد od باقی می ماند. مقدار od را پس ماند مغناطیسی می گویند که آنرا با Br نشان می دهد.

برای خنثی کردن این پس ماند باید میدان مغناطیسی خنثی کننده H_c به مدار داده شود.


چنان‌چه جهت شدت میدان H را عوض کنیم و در جهت مخالف (منفی) افزایش دهیم چگالی شار مغناطیسی کاهش می یابد. در منحنی شکل (۲-۱۴) با افزایش H در جهت مخالف ابتدا مسیر de طی می شود و مقدار B را به صفر می رساند. اگر افزایش میدان را در جهت مخالف ادامه دهیم مجدداً مقدار B در جهت مخالف زیاد می شود تا به نقطه f می رسد. (مسیر ef) با کاهش میدان منحنی fg طی می شود.

در نقطه g میدان H صفر و پس ماند مغناطیسی در جهت حالت قبل و به اندازه og است. به منحنی شکل (۲-۱۴- الف) که مسیر بسته hcdefgh حلقه‌ی پس ماند مغناطیسی یا حلقه هیسترزیس می گویند.

در نوارهای ضبط صوت که معمولاً ذرات آهن دارند برای ضبط سیگنال صوتی از خاصیت پس ماند مغناطیسی استفاده می شود.


به منظور ازین بردن پس ماند مغناطیسی ناشی از سیگنال صوتی ضبط شده بر روی ذرات مغناطیسی نوار باید عملی انجام شود تا ذرات مغناطیسی از حالت منظم خود خارج شوند.

برای این کار بایستی نوار در یک میدان مغناطیسی متناوب که به تدریج از شدت آن کاسته می شود قرار گیرد. همچنین می توان نوار را به آرامی از زیر یک میدان مغناطیسی متناوب عبور داد (شکل ۲-۱۴- ب). از این روش که در مبحث بعدی به آن خواهیم پرداخت، برای هد پاک کننده نوار استفاده می شود.

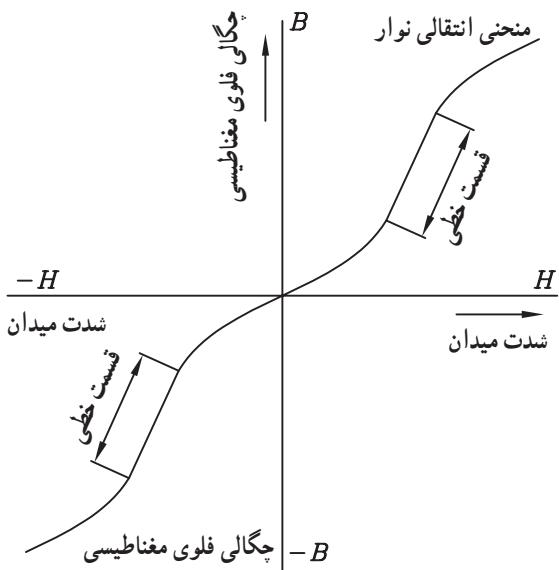

شکل ۲-۱۵- منحنی انتقالی نوار یا جریان بایاس (پس‌ماند مغناطیسی)

۶-۱-۲- جریان بایاس Bias current: اگر به منحنی پس‌ماند مغناطیسی^۱ شکل (۲-۱۵) که مربوط به یک نوار ضبط صوت یا ماده فرو‌مغناطیسی است دقت کنیم، می‌بینیم که این منحنی در قسمت شروع و انتهای خطی نیست. این پدیده باعث می‌شود که سیگنال صدا در زمان پخش، مشابه سیگنال ضبط شده‌ی اولیه نباشد و منحنی جریان بایاس دچار اعوجاج شود. برای حل این مشکل باید از قسمت خطی منحنی مغناطیسی استفاده کنیم. برای رسیدن به این هدف سیگنال صوتی اصلی را بر روی یک سیگنال DC یا سیگنال فرکانس بالا سوار می‌کنیم. به این ترتیب عملأً از منحنی استفاده می‌شود و اعوجاج^۲ ناشی از غیرخطی بودن از بین می‌رود.

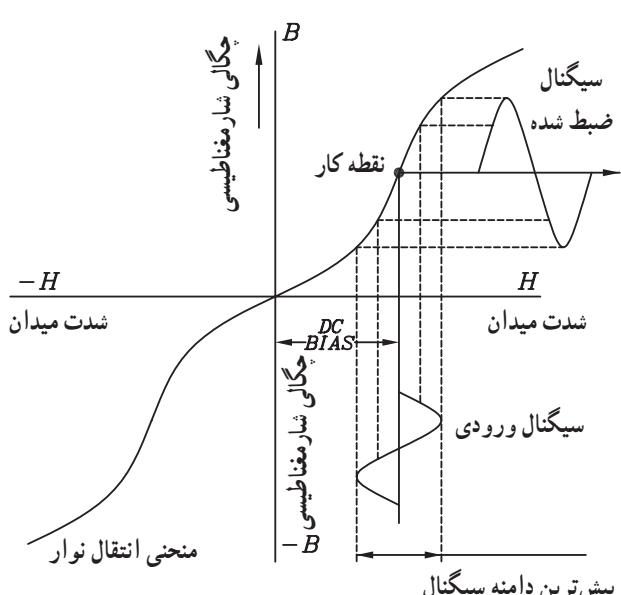


شکل ۲-۱۶- بایاس هد با استفاده از ولتاژ DC

۶-۱-۲- پیش‌مغناطیس کردن با جریان مستقیم (Bias DC): همان‌طور که اشاره شد برای جلوگیری از غیرخطی شدن سیگنال صوتی باید سیگنال موردنظر در قسمت خطی منحنی انتقالی نوار قرار گیرد. برای این منظور طبق شکل (۲-۱۶) سیگنال صوتی را روی یک ولتاژ DC سوار می‌کنند. عیب این روش این است که در صورت قطع شدن سیگنال صوتی، ولتاژ DC بایاس باعث مغناطیس شدن ذرات نوار می‌شود که نتیجه‌ی مغناطیس شدن ذرات نوار، پخش نویز به صورت صدای «هیس» از بلندگو می‌باشد. از این‌رو امروزه برای بایاس کردن هد از جریان بایاس DC استفاده نمی‌کنند.

۱- منحنی چگالی شار مغناطیسی بر حسب میدان مغناطیسی را منحنی انتقالی نوار ضبط صوت می‌گویند.


۲- اعوجاج کلمه فارسی Distortion و به معنی کج و معوج شدن است.

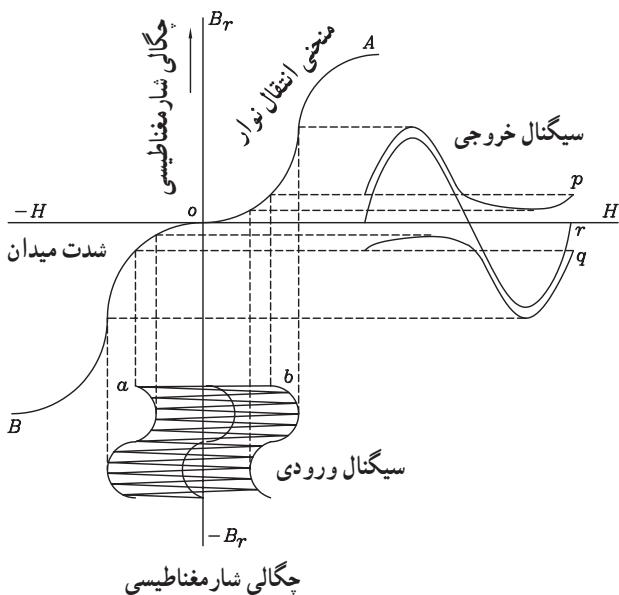

شکل ۲-۱۷- بایاس AC هد

۱-۸- پیش‌مغناطیس کردن با فرکانس بالا (بایاس AC): برای از بین بردن عیب ناشی از بایاس DC هد، سیگنال صوتی را مطابق شکل ۲-۱۷) بر روی یک سیگنال متناوب (AC) با فرکانس بالا سوار می‌کنند. هنگامی که نوار مغناطیسی به آهستگی از شکاف هد عبور می‌کند سیگنال فرکانس بالا (بایاس AC) سبب می‌شود که خاصیت مغناطیسی ذرات از منحنی مشخصه‌ی هیسترزیس که مرتب‌آ کوچک می‌شود پیروی کند و پس‌ماند مغناطیسی ناشی از بایاس بر روی نوار را به صفر برساند.


۲-۲- آشنایی با تقویت‌کننده ضبط صوت

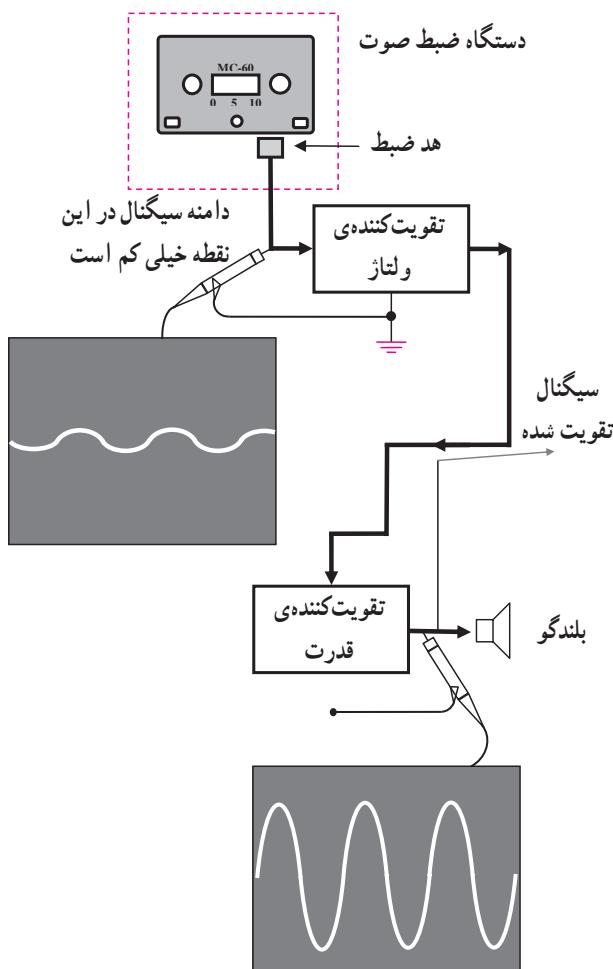

شکل ۲-۱۸- بلوك دیاگرام دستگاه ضبط صوت


۱-۲- بلوك دیاگرام تقویت‌کننده ضبط صوت: سیگنال صوتی ضبط شده بر روی نوار در بازسازی توسط هد پخش دستگاه ضبط صوت دارای دامنه‌ی بسیار ضعیفی است، برای این‌که صدا از بلندگو شنیده شود، باید آن را تقویت کرد. شکل (۲-۱۸) بلوك دیاگرام قسمت تقویت‌کننده سیگنال و پخش صوت را نشان می‌دهد.

مدارهای الکترونیکی دستگاه‌های ضبط صوت ساده شامل منبع تغذیه، بایاس نوسان‌ساز و تقویت کننده است. در شکل (۲-۱۹) بلوك دیاگرام کامل یک ضبط‌صوت را مشاهده می‌کنید.

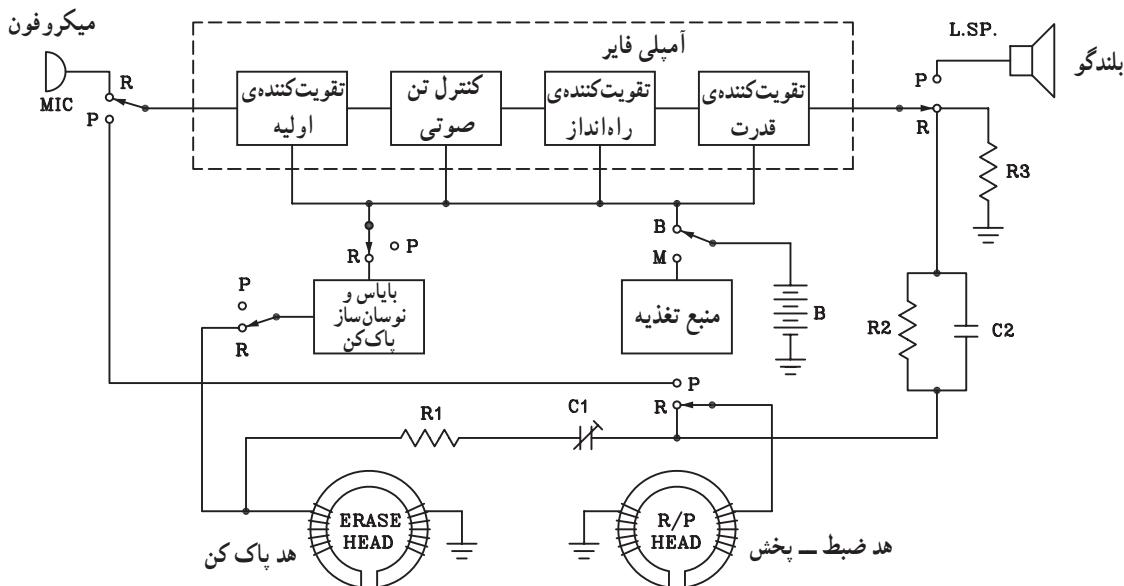


شکل ۲-۱۹—بلوك دیاگرام یک نمونه دستگاه ضبط صوت مونو

الف — منبع تغذیه: وظیفه این بخش تأمین ولتاژ DC سایر طبقات است. همان‌طور که در شکل (۲-۲۰) مشاهده می‌شود منبع تغذیه شامل قسمت‌های برق شهر و باتری است.

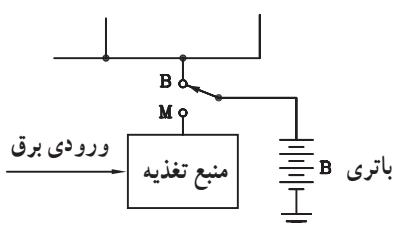

شکل ۲-۲۰—قسمت منبع تغذیه


ب — مدار بایاس نوسان‌ساز: این مدار مربوط به هد پاک کننده ضبط است که در آن فرکانس سیگنال الکتریکی با فرکانس بالاتر از طیف فرکانس صوتی که محدوده‌ی ۴۵ تا ۱۲۰ کیلوهرتز تولید می‌شود (شکل ۲-۲۱).

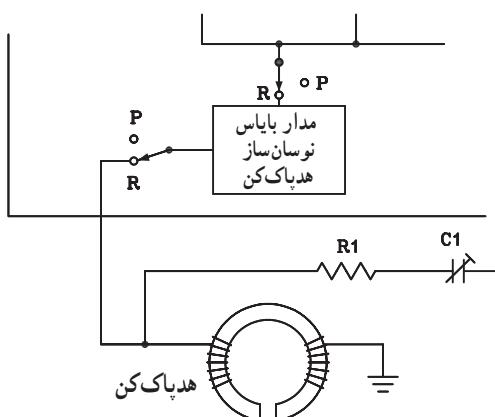

شکل ۲-۲۱—مدار بایاس هد و نوسان‌ساز


ج—مدار تقویت‌کنندهٔ صوت: در این مدار سیگنال صوتی میکروفون در زمان ضبط و سیگنال صوتی هد در زمان پخش تقویت می‌شود.

مدار تن کنترل یا اکولایزر به منظور تنظیم زیر و بم صدا در نظر گرفته شده است و دامنه صدای های با فرکانس پایین و بالای موسیقی را کنترل می‌کند.

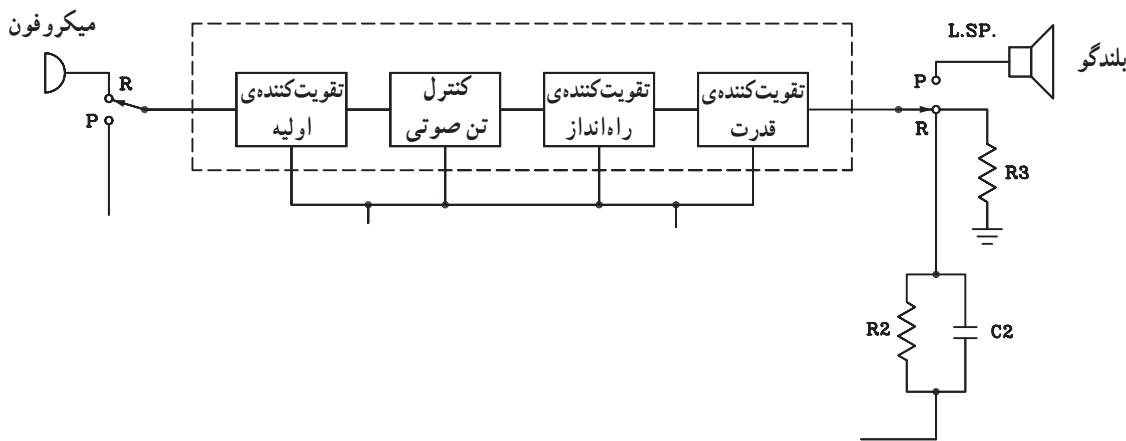


شکل ۲-۲۲—مدار تقویت‌کنندهٔ صوتی

۲-۲-۲—تقویت‌کنندهٔ ضبط صوت (پری‌آمپلی‌فایر): شکل (۲-۲۳) نقشه مدار الکترونیکی تقویت‌کنندهٔ اولیه ضبط صوت را نشان می‌دهد.

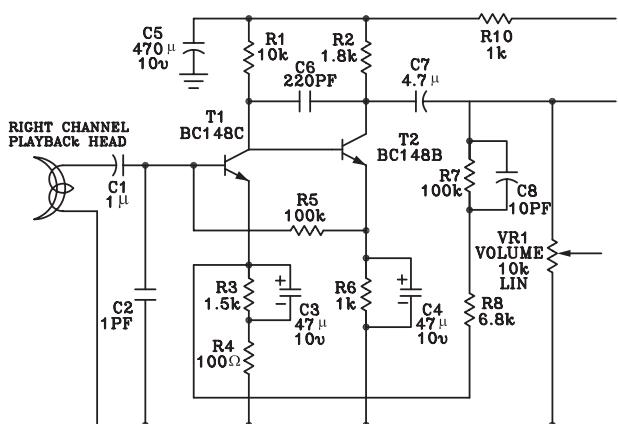


شکل ۲-۲۳—تقویت‌کنندهٔ اولیه دستگاه ضبط صوت

در شکل (۲-۲۴) سیگنال الکترونیکی خروجی هد پخش صوت توسط حافظه کوپلار C₁ به بیس ترانزیستور T₁ اعمال می‌شود.

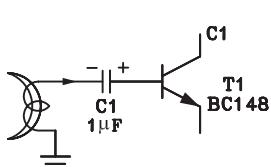



شکل ۲-۲۴—مسیر ورودی سیگنال به تقویت‌کننده

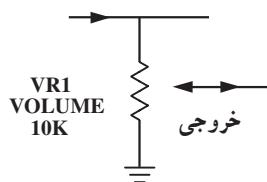

شکل ۲-۲۵ - مسیر خروجی سیگنال تقویت شده

سیگنال خروجی تقویت شده طبق شکل (۲-۲۵) از سر وسط ولوم گرفته می‌شود.


توجه: جزیات این مدار را در مبحث الکترونیک کار عمومی فراگرفته‌اید. در صورتی که در تحلیل مدار به اشکالی برخورد کردید به پودهان‌های مربوط به الکترونیک کار عمومی مراجعه کنید.

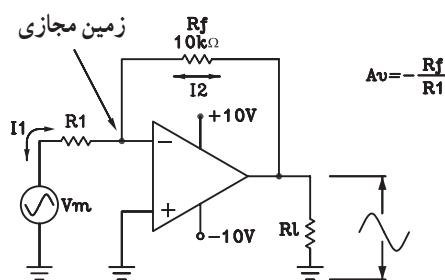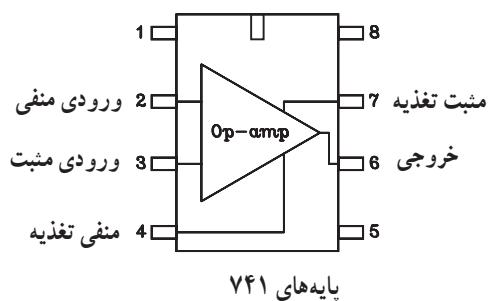

شکل ۲-۲۶ - تقویت‌کننده معکوس‌کننده


۲-۲-۳ - یادآوری تقویت‌کننده‌های عملیاتی: در تقویت‌کننده‌های نهایی طبقه ضبط صوت اغلب از تقویت‌کننده عملیاتی استفاده می‌شود. تقویت‌کننده‌ای عملیاتی به دلیل داشتن مقاومت ورودی زیاد، مقاومت خروجی کم و ضریب بهره ولتاژ بزرگ، در مدارهای الکترونیکی کاربرد بسیار دارد. یکی از پُر کاربردترین تقویت‌کننده‌های عملیاتی آی‌اسی LM741 است. شماره پایه‌ها و نحوه اتصال و یک نمونه از آن را در شکل (۲-۲۶) ملاحظه می‌کنید.

در شکل (۲-۲۷) نمونه دیگری از مدار تقویت‌کننده اولیه (پری) را می‌بینید. این مدار قبل از تقویت‌کننده عملیاتی قرار می‌گیرد.

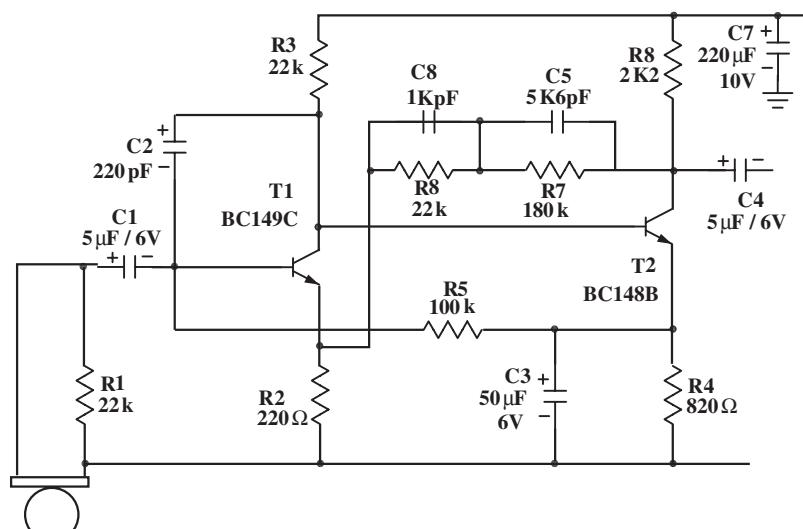

شکل ۲-۲۷ - یک نمونه تقویت‌کننده اولیه که قبل از تقویت‌کننده عملیاتی قرار می‌گیرد.


در شکل (۲-۲۸) مدار کامل تقویت کننده دستگاه ضبط صوت توأم با تقویت کننده عملیاتی OP-amP نشان داده شده است.

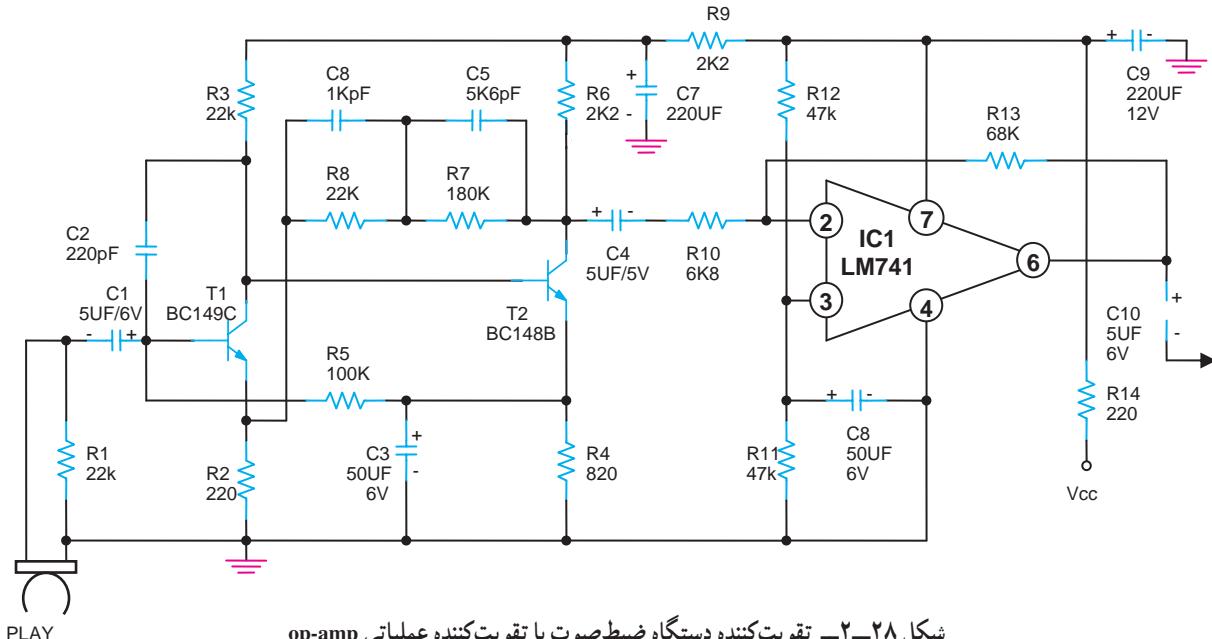


شکل ۲-۲۸ - تقویت کننده دستگاه ضبط صوت با تقویت کننده عملیاتی op-amp

۲-۳-۱ اصول کار و مقایسه آمپلی فایر های مونو و استریو

۲-۳-۱ - سیستم مونو: برای ضبط و پخش سیگنال در سیستم مونو به یک میکروفون، یک تقویت کننده و یک بلندگو نیاز داریم (شکل ۲-۲۹).

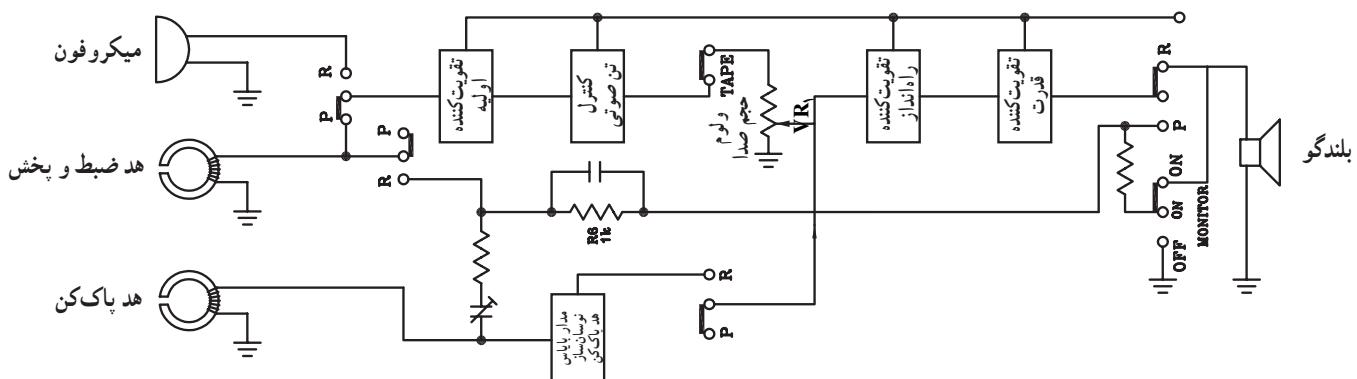


شکل ۲-۲۹ - بلک دیاگرام یک نمونه دستگاه ضبط صوت مونو

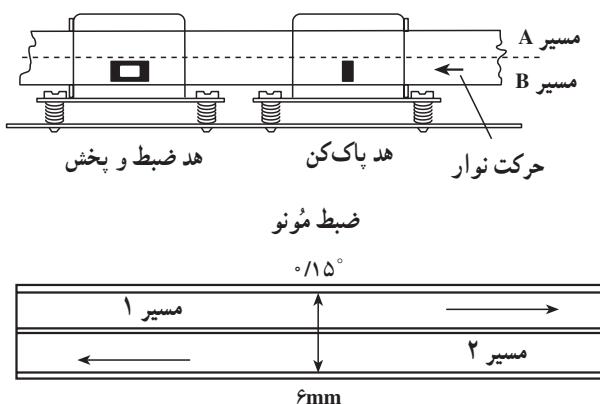

شکل ۲-۳۰. مسیرهای نوار مونو و قرارگیری نوار در مقابل هد مونو

نوار ضبط صوت در سیستم مُونو به دو قسمت مساوی در عرض نوار تقسیم می‌شود. هر قسمت را یک مسیر مغناطیسی یا تراک می‌گویند. عرض نوار حدوداً ۴ میلی‌متر یا 15° اینچ است. در شکل (۲-۳۰) مسیرها را در نوار مُونو ملاحظه می‌کنید. هنگامی که در دستگاه ضبط صوت کلید ضبط یا پخش را می‌فشارید نوار از چپ به راست حرکت می‌کند. در این حالت سیگنال صوتی از روی تراک ۱، پخش یا روى آن ضبط می‌شود. وقتی که نوار به انتهای می‌رسد اگر دستگاه دارای سیستم اتوریورس^۱ یا برگشت اتوماتیک باشد از راست به چپ حرکت می‌کند و سیگنال صوتی روی تراک ۲، ضبط یا از روی آن پخش می‌شود.

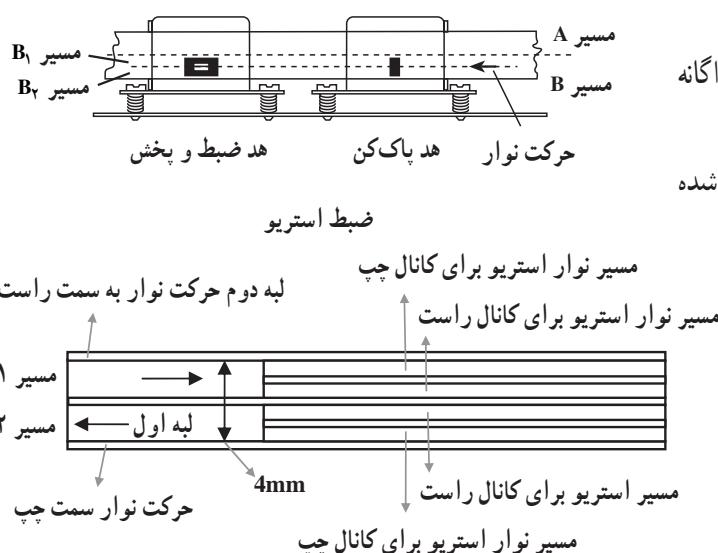


شکل ۲-۳۱. مسیرهای نوار (لبه‌ها) در سیستم استریو


عرض نوار در دستگاه ضبط صوت استریو به اندازه عرض نوار در سیستم مونو یعنی ۴ میلی‌متر است. در سیستم استریو، ابتدا مانند سیستم مونو نوار را در عرض به دو قسمت مساوی تقسیم می‌کنند. سپس برای این که سیستم بتواند به صورت استریو کار کند هر نیمه به دو قسمت کوچک‌تر تقسیم می‌شود. بدین ترتیب هر نیمه نوار دو مسیر مغناطیسی (تراک) جداگانه برای کanal راست و کanal چپ دارد.

در شکل (۲-۳۱) چهار مسیر نوار استریو نشان داده شده است.


۲-۳-۲- سیستم استریو: در سیستم استریو دو کanal راست و چپ داریم. برای ضبط و پخش سیگنال در هر یک از کanal‌های راست یا چپ باید یک میکروفون، یک تقویت‌کننده، یک بلندگوی جداگانه در نظر بگیریم. اجزای استفاده شده برای کanal راست و چپ باید کاملاً مشابه یک‌دیگر باشند. شکل (۲-۳۲) بلوك دیاگرام آمپلی‌فایر استریو را نشان می‌دهد.

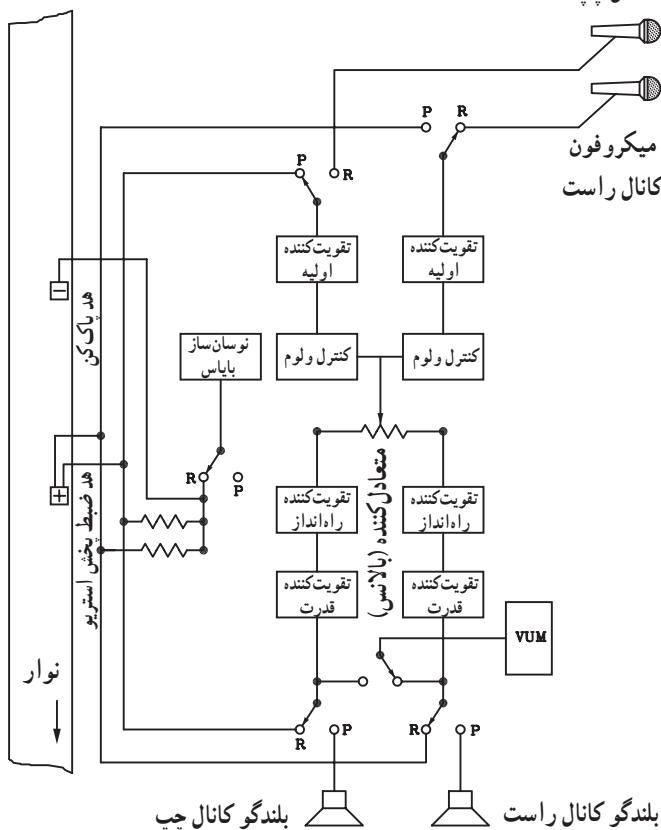

شکل ۲-۳۲- بلوك دیاگرام یک نمونه دستگاه ضبط صوت استریو

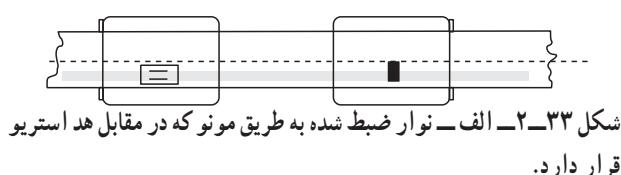


شکل ۲-۳۳-الف- نوار ضبط شده به طریق مونو که در مقابل هد استریو قرار دارد.

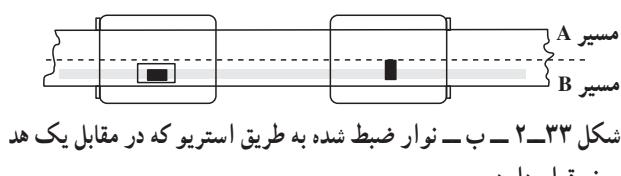


شکل ۲-۳۳-ب- نوار ضبط شده به طریق استریو که در مقابل یک هد مونو قرار دارد.

اگر نواری به طریق استریو ضبط شده باشد می‌تواند توسط یک دستگاه ضبط و پخش مونو پخش شود. شکل (۲-۳۳-الف) یک نوار مونو را در مقابل هد استریو نشان می‌دهد. در صورتی که بر روی یک نوار، سیگنال صوتی به صورت مونو ضبط شود، پخش صدای ضبط شده توسط یک هد استریو به صورت استریو دو کanalه راست و چپ امکان‌پذیر نیست و صدا به صورت مونو پخش می‌شود. در شکل (۲-۳۳-ب) یک نوار مونو را در مقابل یک هد استریو مشاهده می‌کنید.

در هد استریو شکاف بسیار کوچکی در وسط هد قرار دارد که به آن باند محافظت کanal راست و کanal چپ سطح نوار می‌گویند. باند محافظت باعث کاهش تداخل صداهای تولید شده توسط دو کanal چپ و راست می‌شود. به عبارت دیگر این شکاف باعث می‌شود که صداهای ضبط شده برای کanal راست از صداهای ضبط شده برای کanal چپ تفکیک شود (شکل ۲-۳۴).

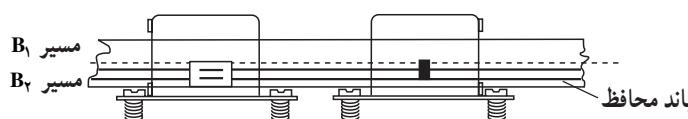


شکل ۲-۳۴—باند محافظ در هد استریو

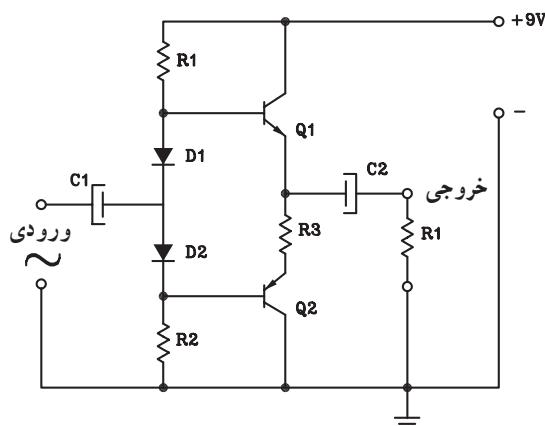

شکل ۲-۳۵—تقویت‌کننده پوش—پول کامپلی منتاری


۴-۲-۴—اصول کار و مدارهای پوش—پول، مُونو و استریو

۱-۲-۴—معرفی طبقات تقویت‌کننده قدرت در سیستم مونو: در دستگاه ضبط صوت آخرین طبقه تقویت‌کننده طبق شکل (۲-۳۵) یک تقویت‌کننده قدرت از نوع پوش—پول مکمل است. این طبقه تطبیق امپدانس و افزایش توان صوتی موردنیاز برای بلندگو را به عهده دارد.

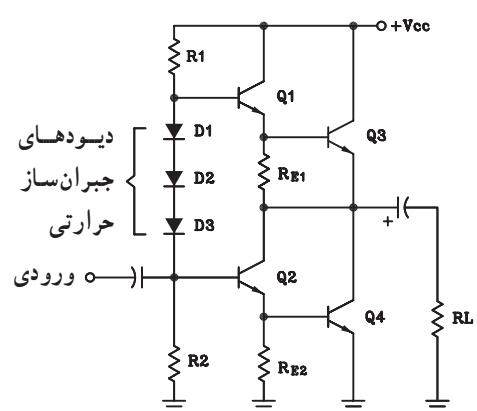

شکل ۲-۳۶—تقویت‌کننده قدرت با زوج دارلینگتون

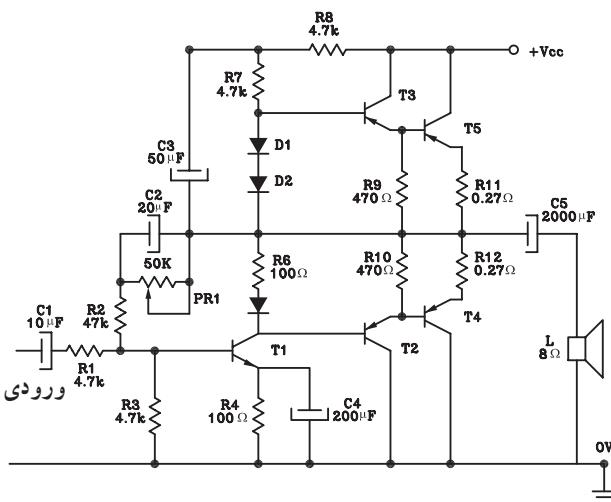
برای افزایش بهره جریان و توان معمولاً ترانزیستورهای طبقه تقویت‌کننده قدرت را به صورت دارلینگتون طراحی می‌کنند. در شکل (۲-۳۶) یک تقویت‌کننده قدرت با زوج دارلینگتون نشان داده شده است.



در شکل (۲-۳۷) نقشه کامل یک تقویت‌کننده قدرت ترانزیستوری برای ضبط صوت مونو را ملاحظه می‌کنید.

وظیفه‌ی طبقه‌ی قدرت تطبیق امپدانس و افزایش توان صوتی بلندگو است.

شکل ۲-۳۷—مدار تقویت‌کننده قدرت صوتی کامپلی ممتازی با استفاده از زوج دارلینگتون

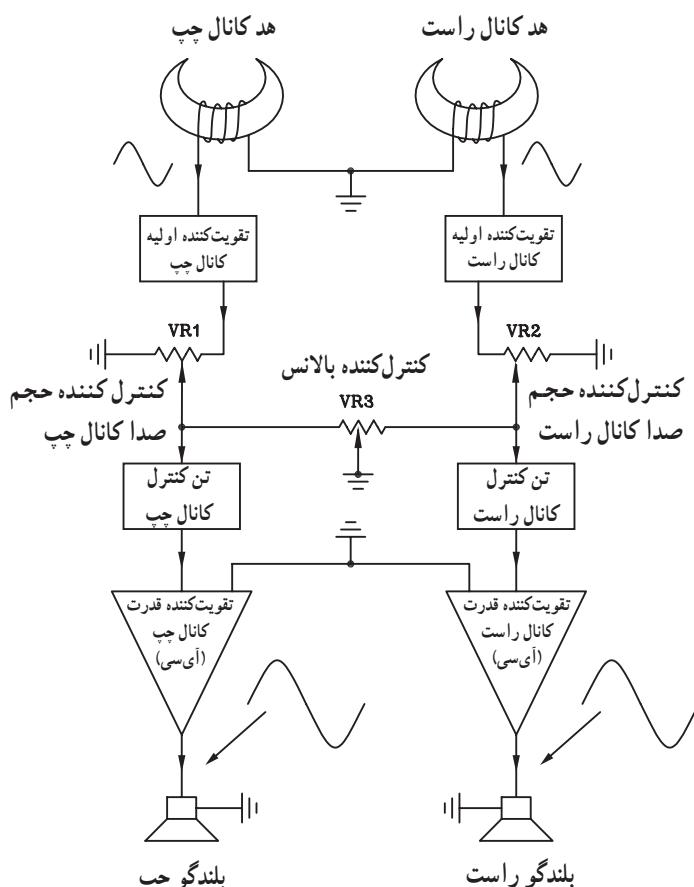


شکل ۲-۳۸—بلوک دیاگرام یک نمونه تقویت‌کننده پخش صوت اتومبیل با آی‌اسی

آی‌سی: در اغلب سیستم‌های صوتی که امروزه ساخته می‌شود در قسمت تقویت‌کننده قدرت از آی‌سی استفاده می‌شود، بلکه دیاگرام پخش صوت اتومبیل در شکل (۲-۳۸) نشان داده شده است.


امروزه در سیستم‌های صوتی در قسمت تقویت‌کننده قدرت از آی‌سی استفاده می‌شود.

مزایای استفاده از آی‌سی	
۱	بایاس آی‌سی راحت‌تر است.
۲	آی‌سی دارای حجم کمتری است.
۳	آی‌سی دارای توان و راندمان بالاتری است.

در شکل (۲-۳۹) نقشه مدار آمپلی فایر یک پخش صوت اتومبیل را مشاهده می‌کنید. مدار به صورت استریو است و برای هر یک از کanal‌های چپ و راست طبقه تقویت کننده اولیه، مدار تن کنترل و تقویت کننده قدرت با آی‌سی جداگانه در نظر گرفته شده است.

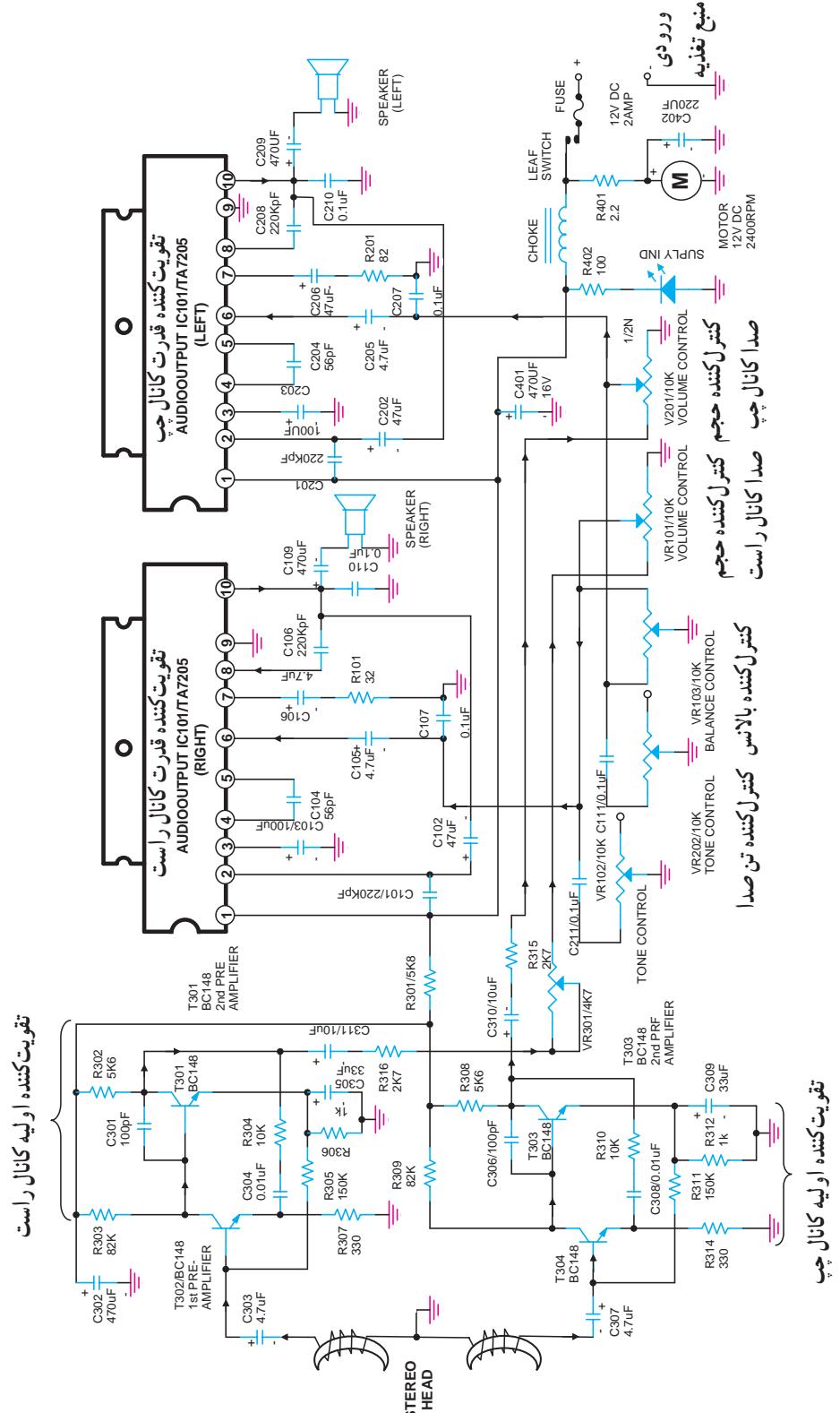


شکل ۲-۳۹-۲ - نقشه مدار آمپلی فایر یک پخش صوت اتومبیل

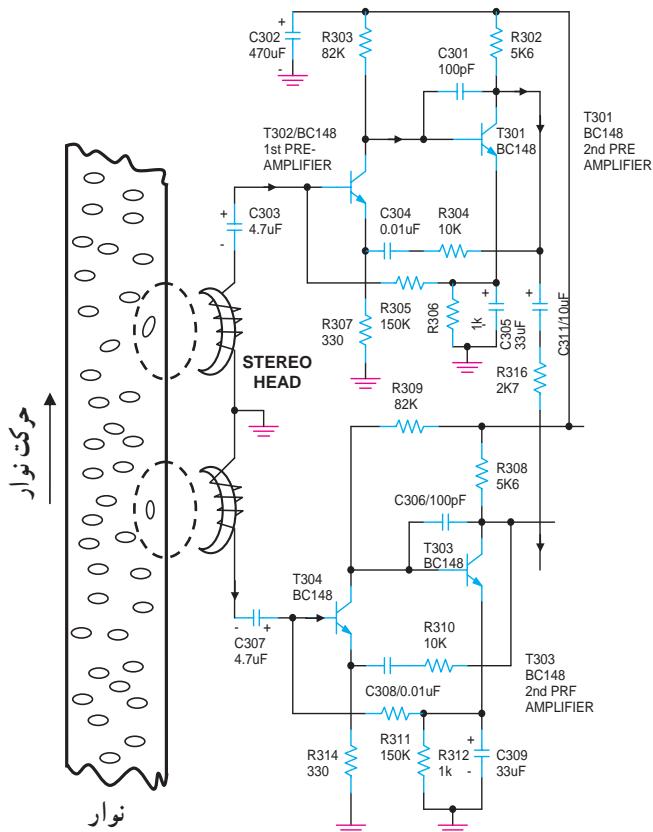

شکل ۲-۴۰

۲-۴-۳ طرز کار مدار تقویت‌کننده اولیه: در شکل (۲-۴۰) تقویت‌کننده اولیه را مشاهد می‌کنید. در این دستگاه نوار با سرعت ثابت از مقابل هد می‌گذرد و سیگنال‌های صوتی ضبط شده روی نوار را در آن القا می‌کند. توجه داشته باشید که سیم مشترک هدهای کanal راست و چپ به زمین مدار وصل شده است.

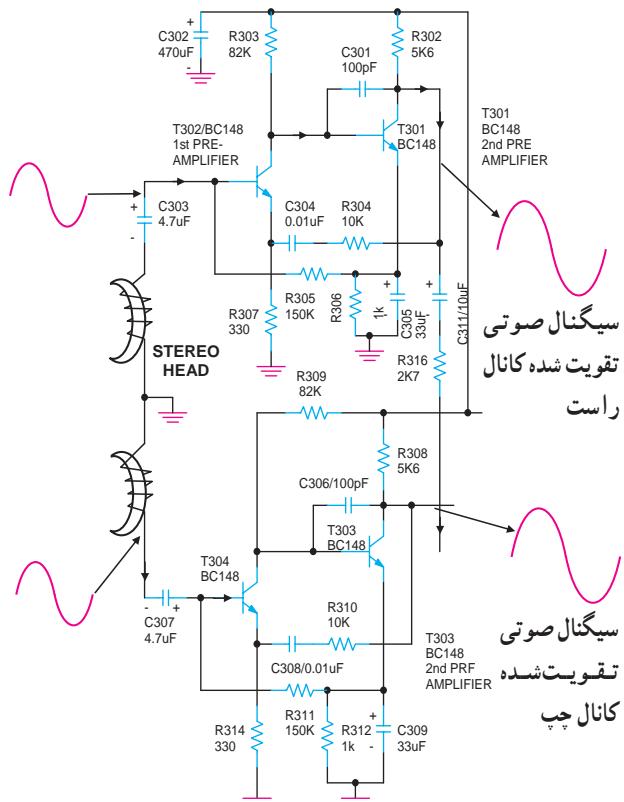


شکل ۲-۴۱

سیگنال الکتریکی القا شده در هد راست توسط خازن کوپلاژ C_{۳۰۳} به مدار تقویت‌کننده اولیه کanal راست اعمال و مطابق شکل (۲-۴۱) پس از تقویت از کلکتور ترانزیستور T_{۳۰۱} خارج می‌شود. به همین ترتیب سیگنال الکتریکی القا شده در هد چپ توسط خازن کوپلاژ C_{۳۰۷} به مدار تقویت‌کننده اولیه کanal چپ وارد و پس از تقویت از کلکتور T_{۳۰۳} خارج می‌شود.

۴-۲-۴- اصول کار مدار تن کنترل و تقویت کننده


قدرت کanal های راست و چپ:

طبق شکل (۲-۴۲) سیگنال صوتی کanal راست پس از عبور از تقویت کننده اولیه از سر وسط ولوم V_{R101} و خازن C_{106} به پایه ۶ آی سی تقویت کننده وارد می شود. سیگنال تقویت شده نهایی از پایه ۱۰ آی سی، دریافت و از طریق خازن کوپلاژ C_{109} به بلندگوی راست می رسد.

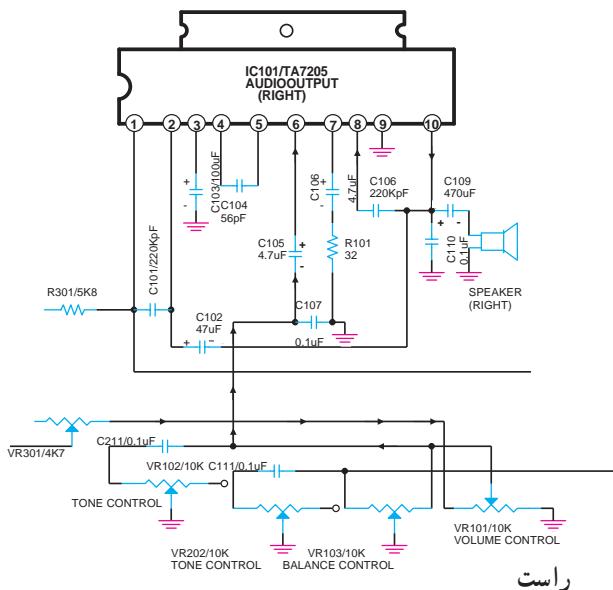

شکل ۲-۴۲- مدار تن کنترل تقویت کننده قدرت کanal راست

سیگنال صوتی کanal چپ نیز پس از عبور از تقویت کننده اولیه طبق شکل (۲-۴۳) از طریق سر وسط ولوم V_{R201} و خازن C_{206} به پایه ۶ آی سی اعمال می شود. سیگنال تقویت شده نهایی از پایه ۱۰ آی سی، دریافت و از طریق خازن کوپلاژ C_{209} به بلندگوی سمت چپ منتقل می شود.

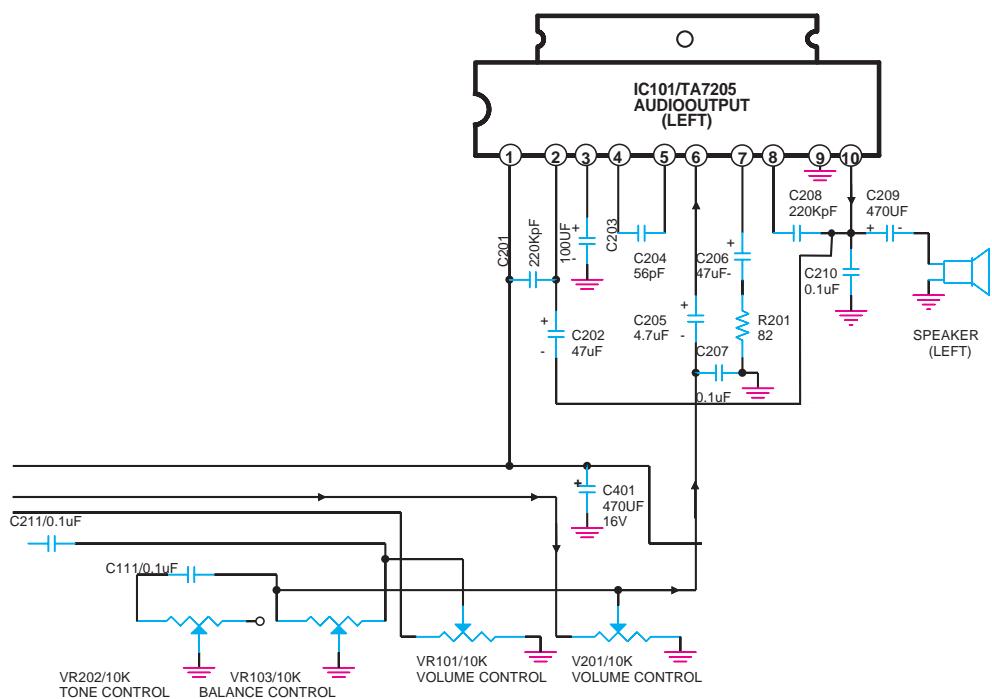

شکل ۲-۴۳- مدار تن کنترل و تقویت کننده قدرت کanal چپ

توجه: انتخاب شاسی با توجه به امکانات هنرستان دلخواه است.

۱-۵-۲- هدف

■ با استفاده از نقشه فنی و شاسی دستگاه قطعات مدار را مشخص کند.

■ مراحل تقویت سیگنال را در دستگاه ضبط صوت مشاهده کند.

■ منحنی پاسخ فرکانسی صوتی را با استفاده از نوار ضبط شده ترسیم کند.

■ مراحل ساخت یک نوار تست دستگاه ضبط صوت را تجربه کند.

۲-۵-۲- وسایل مورد نیاز

■ دستگاه ضبط صوت مونو و استریو از هر کدام یک دستگاه (شکل ۲-۴۴).



شکل ۲-۴۴- دستگاه ضبط صوت



شکل ۲-۴۵- سیگنال ژنراتور صوتی




شکل ۲-۴۶- اسیلوسکوپ

■ سیگنال ژنراتور صوتی AF یک دستگاه (شکل ۲-۴۵).

■ اسیلوسکوپ یک دستگاه (شکل ۲-۴۶).


■ سیم رابط گوشی (EAR) و میکروفون از هر کدام یک عدد (شکل ۲-۴۷).

■ فیش گوشی و فیش میکروفون از هر کدام یک عدد (شکل ۲-۴۷).

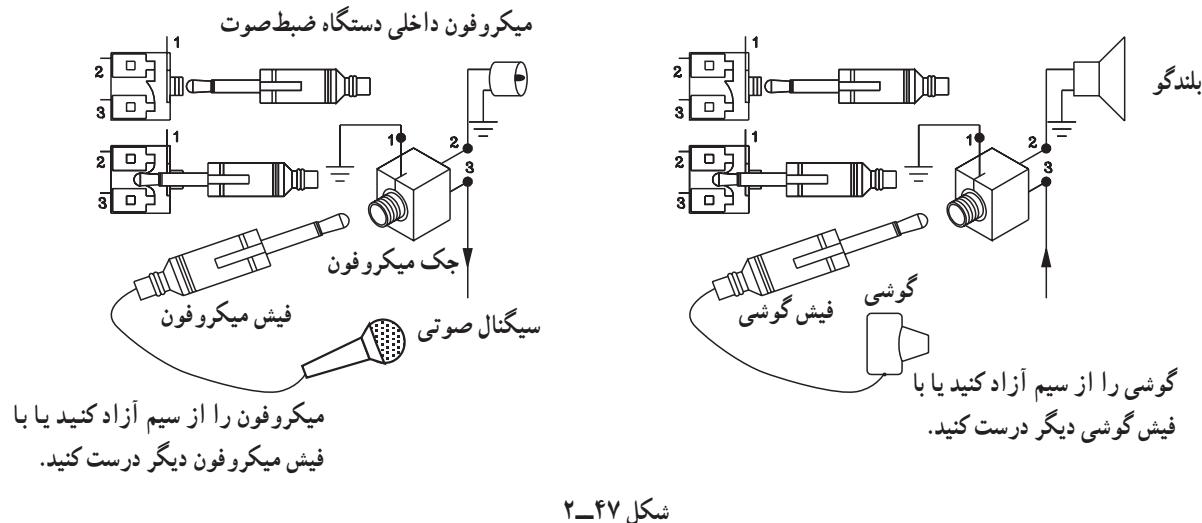


شکل ۲-۴۷

■ کاست خام یک عدد (شکل ۲-۴۸).

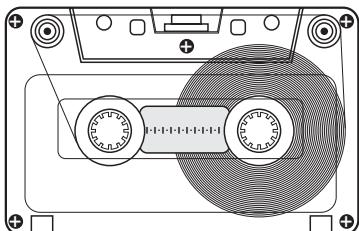

شکل ۲-۴۸ - کاست

۲-۵-۳ - اطلاعات اولیه: معمولاً کارخانه‌های سازنده دستگاه‌های ضبط صوت، نوار استانداردی را که دارای پاسخ فرکانسی مطلوب است جهت تست و تنظیم هد ضبط - پخش به همراه دستگاه ضبط صوت ارائه می‌دهند (شکل ۲-۴۹). در این آزمایش نحوه ضبط - پخش سیگنال صوتی در دستگاه پخش صوت استریو و مونو را تجربه می‌کنید و نیز مراحل ساخت یک نوار استاندارد را مورد بررسی قرار می‌دهید.

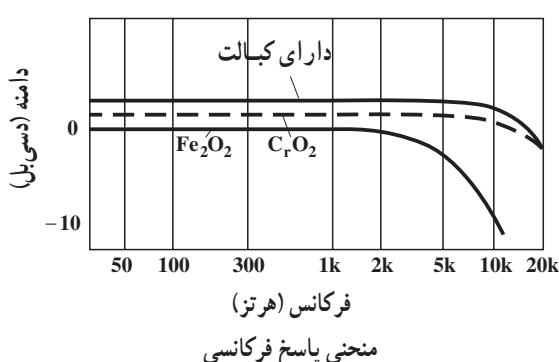

شکل ۲-۴۹ - منحنی پاسخ فرکانسی دو نوع نوار با جنس کبالت و دی‌اکسید کروم و دی‌اکسید آهن

۴-۲-۵- مراحل اجرای آزمایش

الف - مراحل ضبط سیگنال

■ قاب جلویی دستگاه ضبط صوت را به آرامی باز کنید.

محل قرارگرفتن دِک ضبط صوت را مشاهده می‌کنید (شکل ۲-۵۰).




شکل ۲-۵۰- دستگاه ضبط صوت

روش‌های متفاوتی برای به دست آوردن پاسخ فرکانسی نوار وجود دارد که در این آزمایش به یک روش اشاره شده است. با توجه به امکانات می‌توانید از سایر روش‌ها نیز استفاده کنید.


■ سیم‌های هِد، جک و برد الکترونیکی دستگاه را مشخص

و در صورت نیاز شماره‌گذاری کنید.

■ با توجه به نمودار بلوکی شکل (۲-۵۱) دستگاه را جهت اتصال به اسیلوسکوپ و دستگاه سیگنال ژنراتور AF آماده کنید. توجه داشته باشید که اتصال مدار باید به صورت مُونو برقرار شود.

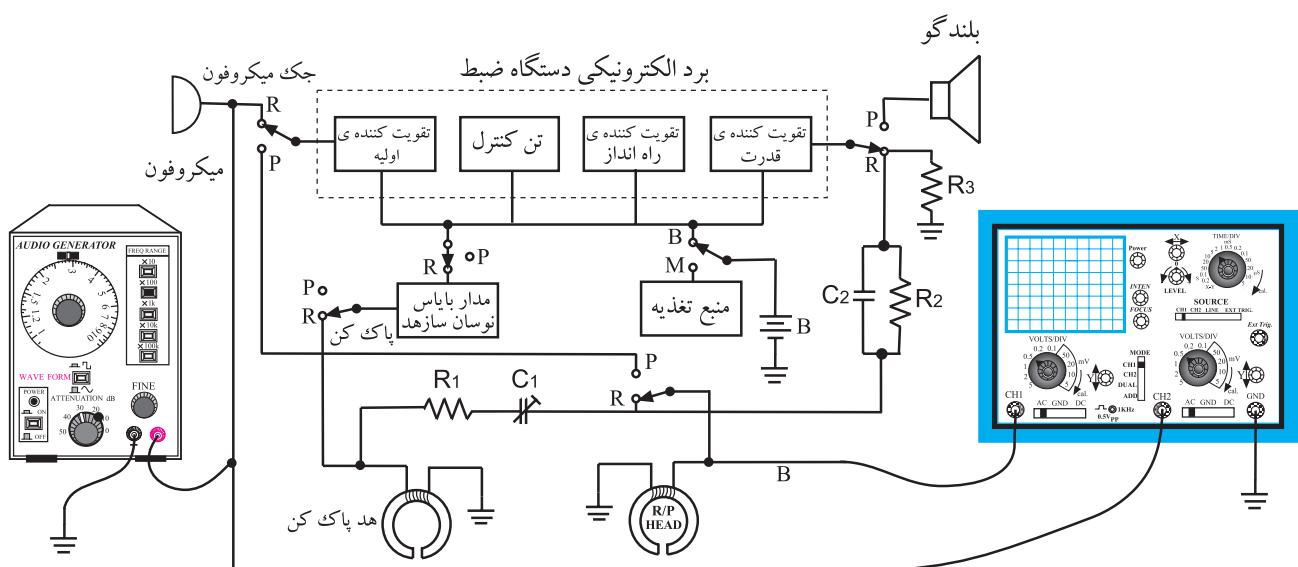


شکل ۲-۵۱- مدار مورد آزمایش

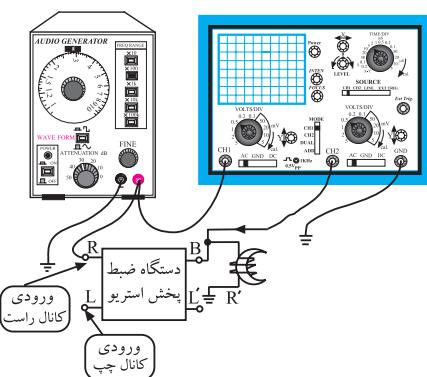


شکل ۲-۵۲- استفاده از کانال راست یا چپ دلخواه است.

برای برقراری اتصال به صورت مُونو می‌توانید از کانال راست یا چپ به دلخواه استفاده کنید (شکل ۲-۵۲).


- هد ضبط و پخش را با الکل و پنبه تمیز کنید (شکل ۲-۵۳).

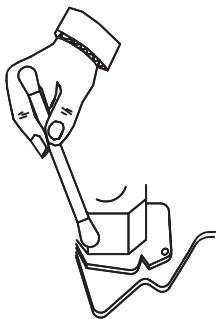

شکل ۲-۵۳—هد صوتی را با استفاده از الکل و وسیله‌های پاک‌کننده تمیز کنید.

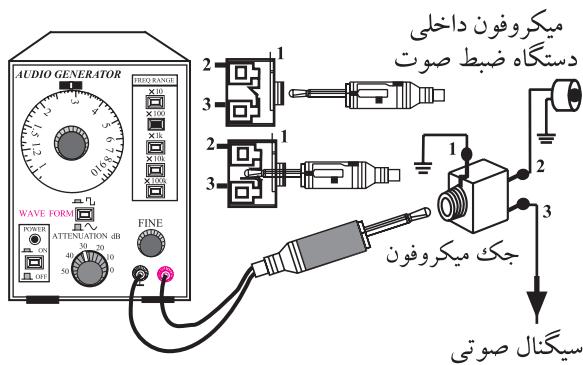

شکل ۲-۵۴—اتصال سیگنال ژنراتور AF به دستگاه ضبط صوت

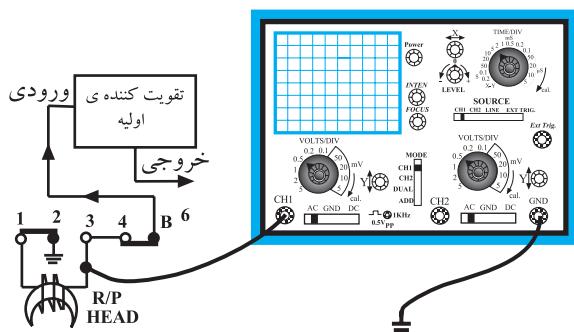

شکل ۲-۵۵—اتصال اسیلوسکوپ به دستگاه ضبط صوت

- سیگنال ژنراتور AF را با فیش مخصوص به جک میکروفون اتصال دهید (شکل‌های ۲-۵۱ و ۲-۵۴).

- کanal یک اسیلوسکوپ را به نقطه ورودی سیگنال میکروفون یعنی نقطه A وصل کنید (شکل‌های ۲-۵۱ و ۲-۵۴).
- کanal دو اسیلوسکوپ را به نقطه B یعنی خروجی پری‌آمپلی فایر دو هد ضبط و پخش وصل کنید (شکل ۲-۵۵).
- یک نوار ضبط نشده را در دستگاه ضبط صوت قرار دهید.

- سیگنال ژنراتور AF را روشن کنید و خروجی آن را روی دامنه 5° P-P^{mV} یا کمتر تنظیم کنید.

- دستگاه ضبط صوت را روشن کنید و در حالت Record یا ضبط بگذارید.

- کلیدهای Tape و Record را به طور همزمان فشار دهید.

- فرکانس سیگنال ژنراتور را مطابق جدول (۲-۱) در زمان‌های خواسته شده تغییر دهید.

- برای هر تغییر فرکانس خروجی سیگنال ژنراتور AF

جدول ۱-۲

فرکانس AF (Hz)	زمان برحسب دقیقه	فرکانس سیگنال وروودی در نقطه A	دامنه سیگنال وروودی نقطه A	دامنه سیگنال خروجی نقطه B	ضریب بهره ولتاز
0Hz	۲				
۲۰ Hz	۴				
۱۰۰ Hz	۳				
۳۰۰ Hz	۴				
۱ kHz	۳				
۵ kHz	۴				
۱۰ kHz	۳				
۱۶ kHz	۴				
۲۰ kHz	۳				

می‌توانید از کلید Pause استفاده کنید. کلید را در زمان ضبط فشار دهید تا عمل ضبط متوقف شود سپس فرکانس سیگنال ژنراتور را تغییر دهید و مجدداً کلید Pause را فشار دهید تا عمل ضبط ادامه یابد.

- با تغییر فرکانس سیگنال ژنراتور مطابق زمان خواسته شده آزمایش را ادامه دهید و جدول را کامل کنید.
- در هر یک از مراحل بالا باید دامنه سیگنال ثابت باشد.

- برای به دست آوردن پهنهای باند BW دقیق نوار، می‌توانید فرکانس را تا ۳۰ کیلوهرتز نیز افزایش دهید.
- آیا فرکانس سیگنال خروجی تقویت کننده با فرکانس سیگنال ژنراتور AF برابر است؟ شرح دهید.

پاسخ:


- آیا دامنه سیگنال خروجی هد با دامنه سیگنال ورودی AF برابر است؟ چرا؟ شرح دهید.

پاسخ:

- آیا فرکانس سیگنال هد با فرکانس سیگنال ژنراتور AF برابر است؟ شرح دهید.

پاسخ:

■ با توجه به مقادیر فرکانس و ضریب بهره A_V مربوط به هد دستگاه ضبط صوت پاسخ فرکانسی نوار ضبط شده را در شکل (۲-۵۶) رسم کنید.

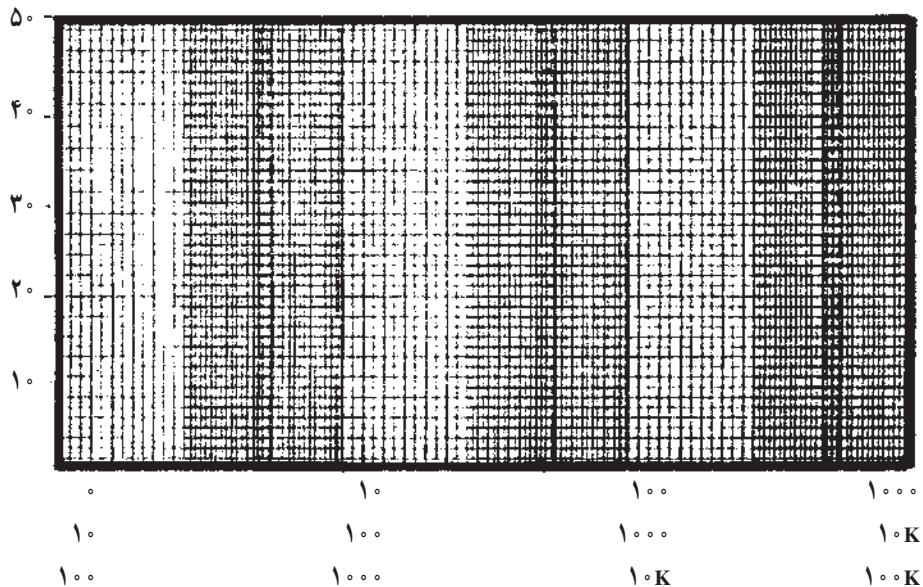

شکل ۲-۵۶- پاسخ فرکانسی نوار

محور عمودی معرف بهره یا A_V است کلیه مقادیر را بر روی محور انتقال دهید.
محور افقی بیانگر فرکانس است کلیه مقادیر فرکانس سیگнал هد را بر روی محور انتقال دهید.

■ نقاط به دست آمده را به هم وصل کنید و منحنی پاسخ فرکانس هد را به دست آورید.

■ بعد از اتمام آزمایش نوار را به عقب برگردانید و آماده پخش قرار دهید.

■ با استفاده از شکل (۲-۵۶) پهنهای باند مربوط به پاسخ فرکانسی نوار ضبط شده را به دست آورید.

پاسخ:

ب - آزمایش پخش صدا


■ با استفاده از سیم‌های رابط و فیش‌های گوشی (EAR)

یا هدفون مدار را برای اتصال طبق نمودار بلوکی شکل ۲-۵۸ آماده کنید.


■ کanal یک اسیلوسکوپ را به دو سر هد ضبط و پخش وصل کنید (شکل ۲-۵۸).

■ کanal دو اسیلوسکوپ را به دو سر بلندگو یا به جک ورودی هدفون وصل کنید (شکل‌های ۲-۵۷ و ۲-۵۸).

■ ولوم دامنه صدا را روی مقدار ثابت قرار دهید.

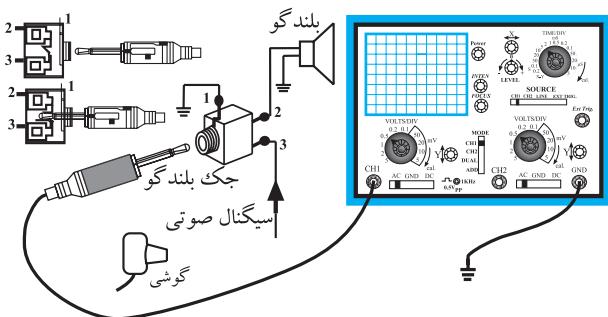

شکل ۲-۵۷ - نحوه اتصال اسیلوسکوپ به بلندگو

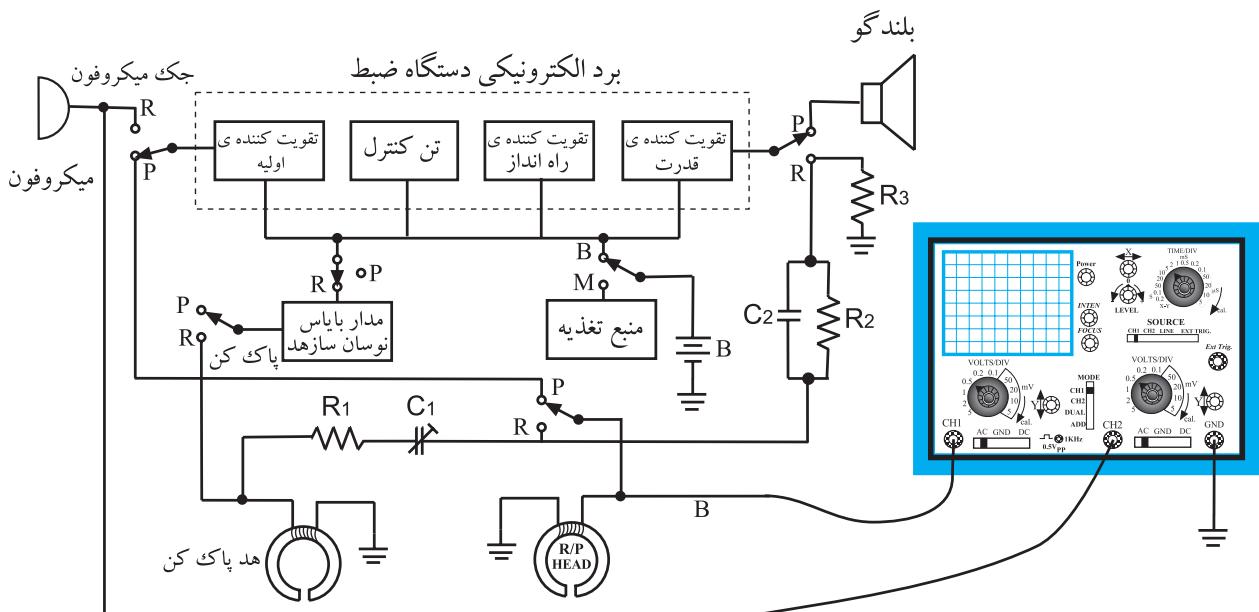

شکل ۲-۵۸ - اتصال اسیلوسکوپ به دستگاه پخش صوت بدون سیگنال زنگاتور

■ نوار پرشده در آزمایش قبل را داخل دستگاه قرار دهید و آن را به طور کامل به اول برگردانید.

■ با توجه به زمان‌های داده شده در جدول (۲-۲) نوار را پخش و قطع کنید و مقادیر خواسته شده را بنویسید. از کلید Pause کمک بگیرید.

جدول ۲-۲


زمان پخش	فرکانس سیگنال	دامنه سیگنال	ضریب بهره ولتاژ
نوار	SiGnAl	V _o	A _v = $\frac{V_o}{V_i}$
برحسب دقیقه	خروجی هد پخش	بلندگو یا هدفون	يا ورودی تقویت‌کننده صوت
۲			
۴			
۳			
۴			
۳			
۴			
۳			
۴			
۳			

پاسخ:

■ آیا فرکانس سیگنال خروجی هد با فرکانس سیگنال خروجی که به دو سر بلندگو می‌رسد برابر است؟ شرح دهید.

پاسخ:

■ آیا دامنه سیگنال هد با دامنه سیگنال خروجی برابر است؟ چرا؟ شرح دهید.

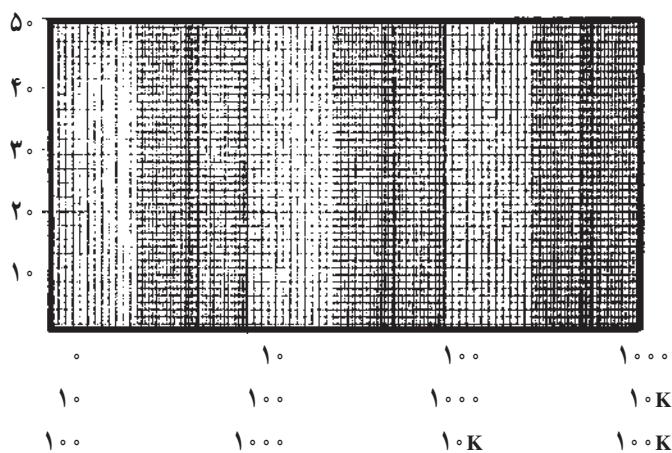

شکل ۲-۵۹

■ با توجه به شکل (۲-۵۹) منحنی پاسخ فرکانسی دستگاه پخش صوت را رسم کنید.

- محور افقی بیانگر مقادیر فرکانس خروجی است. همه‌ی مقادیر فرکانس را بر روی محور انتقال دهید.
- محور عمودی مشخص کننده‌ی ضرب بهره یا A_V است. مقادیر به دست آمده در جدول (۲-۲) را بر روی محور انتقال دهید.

■ پاسخ فرکانسی ضبط – پخش نوار را با یک دیگر مقایسه کنید.

■ آیا پاسخ فرکانسی ضبط – پخش در طول باند فرکانسی صاف و یکنواخت است؟ شرح دهید.

■ آیا بهره یا A_V در طول پهناهی باند تغییر کرده است؟ توضیح دهید.

پاسخ:

پاسخ:

نتایج:

۴-۵-۲- نتیجه‌گیری: عنوان م موضوعاتی را که در این آزمایش فراگرفته‌اید بیان کنید.

- آشنایی با ضبط صدا
- آشنایی با فرآیند ضبط صدا در قسمت‌های الکتریکی دستگاه ضبط
- نحوه ضبط – پخش توسط هد.

آزمون پایانی (۲)

۱- خطوط قوای مغناطیسی ذرات کدام اجسام در داخل یک میدان مغناطیسی با خطوط میدان هم جهت می‌شوند.

ب - پارامغناطیس

الف - دیامغناطیس


د - فرومغناطیس و پارامغناطیس

ج - فرومغناطیس





۲- نام منحنی شکل مقابل چیست؟

الف - منحنی مغناطیسی

ج - چگالی میدان مغناطیسی

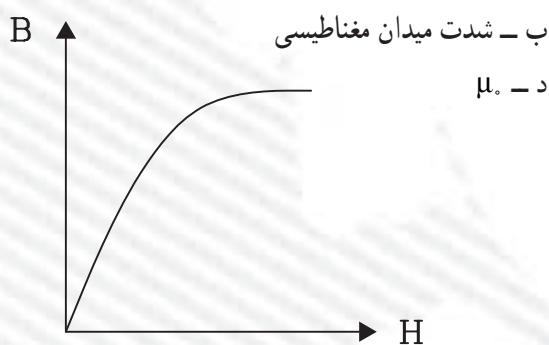

۳- منحنی جریان بایاس کدام است؟

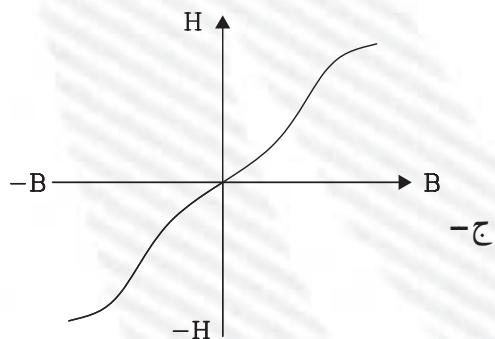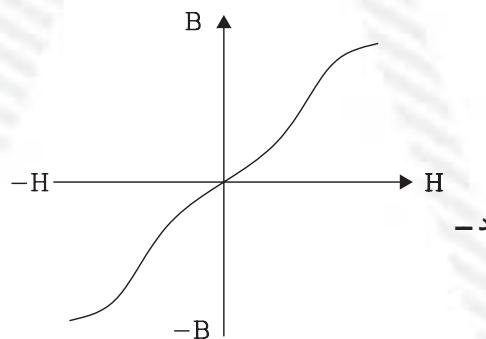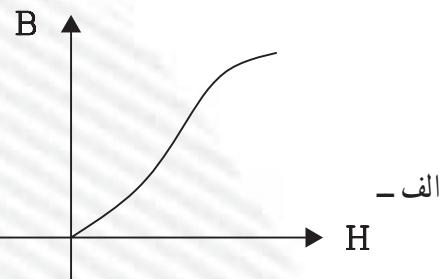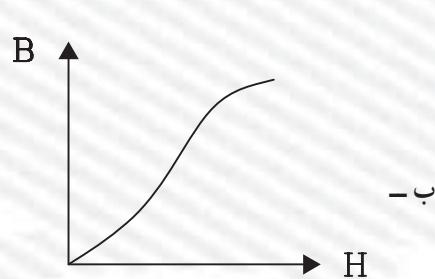

۴- جریان بایاس DC باعث افزایش می شود.

ب - نویز در زمان پخش

د - اعوجاج سیگنال

الف - دامنه سیگنال صوتی هد

ج - میدان مغناطیسی هد

۵- کدام قسمت دستگاه ضبط صوت هم در زمان ضبط و هم در زمان پخش فعال است؟

ب - نوسان ساز هدپاک کن

الف - میکروفون

د - تقویت کننده

ج - بلندگو

۶- تقویت کننده اولیه (بری آمپلی فایر) در کدام قسمت دستگاه ضبط صوت قرار می گیرد؟

ب - بعد از تقویت کننده راه انداز

د - مشترکاً بعد از هد و میکروفون

ج - قبل از بلندگو

۷- در دستگاه ضبط صوت با سیستم استریو تعداد هدهای مغناطیسی چند عدد است؟

الف - یک عدد هد ضبط - پخش و یک عدد هد پاک کن

ب - دو عدد هد ضبط - پخش و یک عدد هد پاک کن

ج - یک عدد هد پاک کن و دو عدد هد ضبط - پخش

د - یک عدد هد ضبط - پخش و دو عدد هد پاک کن


۸- آرایش ترانزیستورهای قدرت تقویت کننده پوش - پول ترازنیستوری چگونه است؟

ب - کلکتور مشترک و بیس مشترک

الف - امیتر مشترک

د - کلکتور مشترک

ج - بیس مشترک

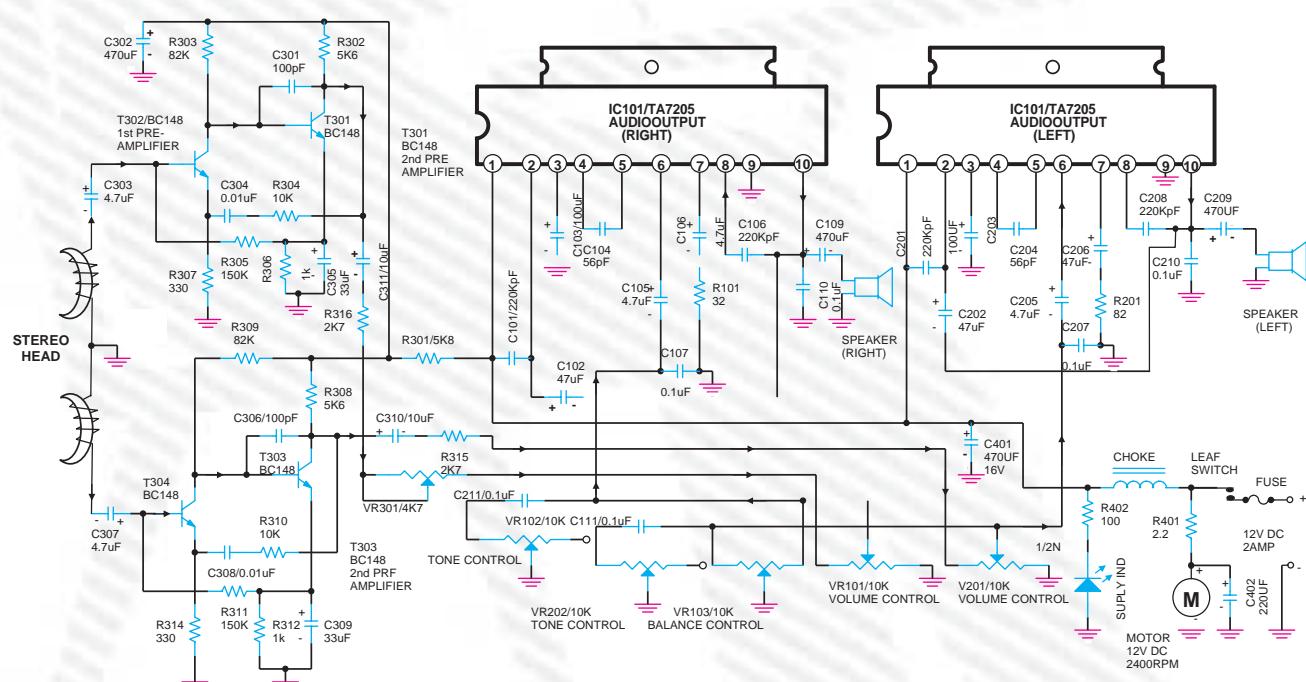

با توجه به نقشه‌ی بالا به سوالات زیر پاسخ دهید.

۹- نقش خازن‌های C_{303} و C_{307} چیست؟

۱۰- آرایش ترانزیستورهای تقویت کننده اولیه هر دو کanal را نام بیرید.

- ۱۱- نقش خازن C_{۱۱۱} چیست؟
- ۱۲- عناصر فعال در تقویت‌کننده اولیه کاتال سمت راست را نام ببرید.
- ۱۳- نقش خازن C_{۴۰۱} را بنویسید.
- ۱۴- پایه‌های ورودی و خروجی IC تقویت‌کننده سمت چپ را نام ببرید.
- ۱۵- نحوه تولید یک نمونه نوار تست را به طور خلاصه شرح دهید.
- ۱۶- محل قطعات مربوط به هد پاک کن، هد ضبط و پخش را روی یک دستگاه استریو مشخص کنید.

■ خودآزمایی عملی

در صورتی که وقت اضافی داشتید کار عملی شماره ۲ را روی یک دستگاه مونو انجام دهید.

فصل سوم

توانایی کنترل ضبط صدا

هدف کلی

ایجاد توانایی لازم در فرآگیران برای کنترل فرآیند ضبط صدا

هدف‌های رفتاری: فرآگیر پس از پایان این فصل قادر خواهد بود:

- ۱- ابزارهای نشان‌دهنده نفوذ مغناطیسی را نام ببرد.
- ۲- ابزارهای نشان‌دهنده نفوذ مغناطیسی را شرح دهد.
- ۳- مدارهای کنترل دامنه و تن سیگنال صوتی را تشریح کند.
- ۴- مدارهای کنترل اتوماتیک و بالانس را تشریح کند.
- ۵- روش‌های نشان‌دهنده نفوذ مغناطیسی را تجزیه و تحلیل کند.

ساعت آموزش		
جمع	عملی	نظری
۶	۲	۴

پیشآزمون (۳)

۱- وظیفه VUM در دستگاه ضبط صوت چیست؟

- الف - تقویت سیگنال صوتی
ب - نشان دادن فرکانس سیگنال صوتی
ج - نشان دادن زمان پخش نوار

۲- شدت صوت یا دامنه خروجی در دستگاه ضبط صوت با کدام ولوم، کنترل می شود؟

- الف - ولوم بالانس
ب - ولوم تن
ج - ولوم دامنه

۳- صدای زیر و بم سیگنال صوتی نوار با کدام ولوم کنترل می شود؟

- الف - VUM ب - تن ج - دامنه

۴- صدای زیر به سیگنال های فرکانس گفته می شود.

- الف - متوسط ب - کم ج - زیاد

۵- دیود مادون قرمز در کدام مدار به کار می رود؟

- الف - تن کنترل ب - کنترل دامنه خروجی دستی

- د - بالانس ج - کنترل دامنه خروجی اتوماتیک

۱-۳- ابزارهای نشان دهنده نفوذ مغناطیسی

در تمامی دستگاه‌های ضبط صوت حرفه‌ای و برخی از دستگاه‌های ضبط صوت خانگی از ابزارهای مخصوص برای سنجش سطوح سیگنال صدا استفاده می‌شود. یکی از رایج‌ترین ابزارهای سنجش واحد حجم صدا VUM^۱ است. VUM یک دستگاه اندازه‌گیری چشمی است. دلیل استفاده از VUM این است که گوش انسان نمی‌تواند مقدار صحیح دامنه صوت را اندازه‌گیری کند. این ابزار در هنگام ضبط و یا پخش صدا به کار می‌رود. این وسیله می‌تواند میزان صحیح بودن دامنه امواج الکترونیکی اصوات را از طریق کنترل چشمی مانند عقربه‌های اندازه‌گیری یا روشن و یا خاموش شدن یک سری دیودهای نورانی (LED) نشان دهد.

در شکل (۱-۳) یک LEVEL سنج یا VUM را که روی یک سیستم صوتی نصب شده است ملاحظه می‌کنید.



شکل ۱-۳- ابزار سنجش VUM در یک آمبیلی فایر

در دستگاه‌های جدید و پیشرفته دیجیتالی برای نمایشگرهای میزان صوت معمولاً از یک صفحه‌ی نمایش LCD^۲ استفاده می‌شود. این سیستم کاملاً دیجیتالی است و معمولاً علائم و ویژگی‌های پخش صوت، شامل اکولایزر گرافیکی متعادل-کننده‌های تصویری، تنظیم‌های رادیویی بر روی صفحه‌ی LCD

۱ - VUM=Volume Unit Meter = واحد اندازه‌گیر حجم صدا


۲ - Liquid Crystal Diode

مشاهده و کنترل می‌شود. شکل (۳-۲) صفحه LCD یک دستگاه جدید صوتی را نشان می‌دهد.


اطلاعات نمایش داده شده بر روی صفحه LCD



شکل ۳-۲- یک سیستم صوتی پیشرفته

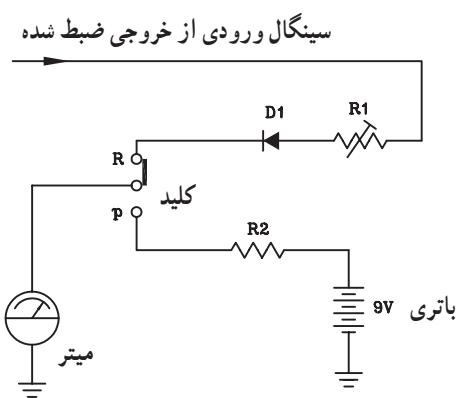

شکل ۳-۳- مدار میتر اندازه‌گیری سطح دامنه سیگنال و ولتاژ باتری

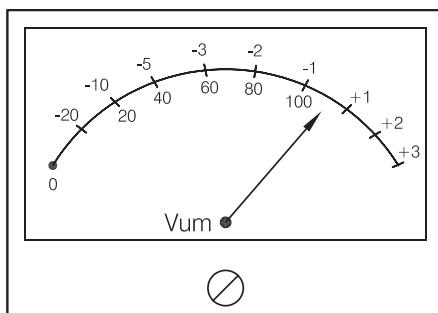

شکل ۴-۳- میتر یک VUM عقربهای

۱-۳- مدار نشان‌دهندهٔ نفوذ‌مغناطیسی با استفاده از meter: در شکل (۳-۳) مدار کنترل سطح سیگنال صوتی با استفاده از اندازه‌گیری عقربه‌ای یا میتر^۱ نشان داده شده است.


این مدار دارای دو حالت است.

الف - حالت اول هنگامی که دستگاه در حالت پخش صدا قرار دارد و از انرژی باتری استفاده می‌شود. عقربه اندازه‌گیری دستگاه میزان انرژی مصرفی باتری را نشان می‌دهد.

ب - حالت دوم در شرایطی که دستگاه در حال ضبط سیگنال صوتی باشد. نمونه‌ای از سیگنال صوتی از خروجی تقویت‌کنندهٔ اولیه به ورودی این مدار یعنی R_1 اعمال می‌شود.

این سیگنال توسط دیود D_1 یکسو می‌شود و به میتر می‌رسد.

در این حالت عقربه میتر تغییرات سطح ولتاژ سیگنال را مشخص می‌کند (شکل ۳-۴). معمولاً تقسیم‌بندی صفحهٔ میتر بر حسب دسی‌بل است و عقربهٔ حداکثر می‌تواند به اندازه ۳ دسی‌بل منحرف شود. محدودهٔ انتهای صفحهٔ مدرج قرمز رنگ است و تجاوز از آن محدوده مجاز نیست.

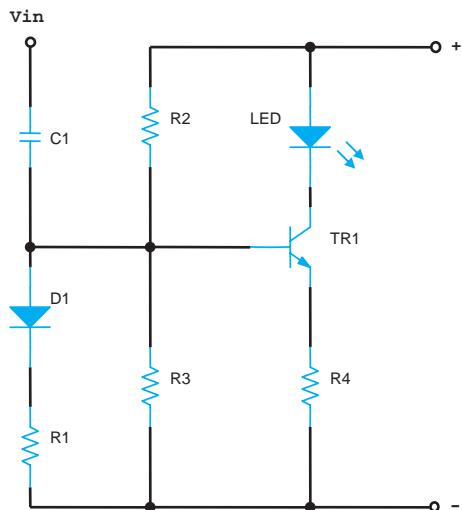


شکل ۳-۵- مدار یک VUM نوری سیستم مونو


۳-۲- ابزار نشان دهندهٔ نفوذ مغناطیسی با استفاده از LED: شکل (۳-۵) مدار نشان دهندهٔ سطح سیگنال (VUM) را با استفاده از دیود نورانی نشان می‌دهد. در این روش با تغییر ولتاژ DC حاصل از سینگال ورودی، مقدار شدت نور منتشر شده از LED تغییر می‌کند و سطح ولتاژ سیگنال صوتی مشخص می‌شود.

یادآوری: مقاومت‌های $R_۱$ و $R_۳$ مقاومت‌های بایاس بیس ترانزیستور و مقاومت $R_۴$ مقاومت امیتر ترانزیستور است. دیود $D_۱$ یکسوساز و مقاومت $R_۶$ به عنوان مقاومت بار برای دیود عمل می‌کند. خازن $C_۱$ خازن کوپلر است.

در شکل (۳-۶) مدار VUM نوری ضبط و پخش صوت استریو را ملاحظه می‌کنید. اساس کار این مدار مشابه شکل ۳-۵ است.

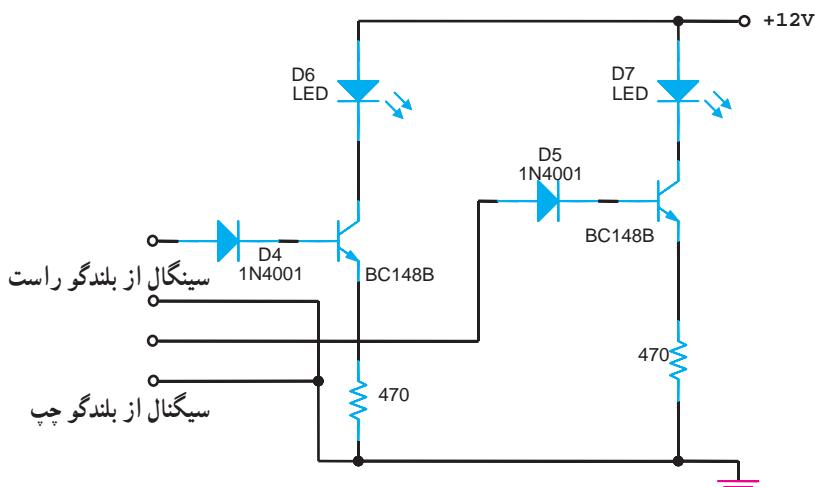

شکل ۳-۶- مدار یک VUM نوری سیستم استریو

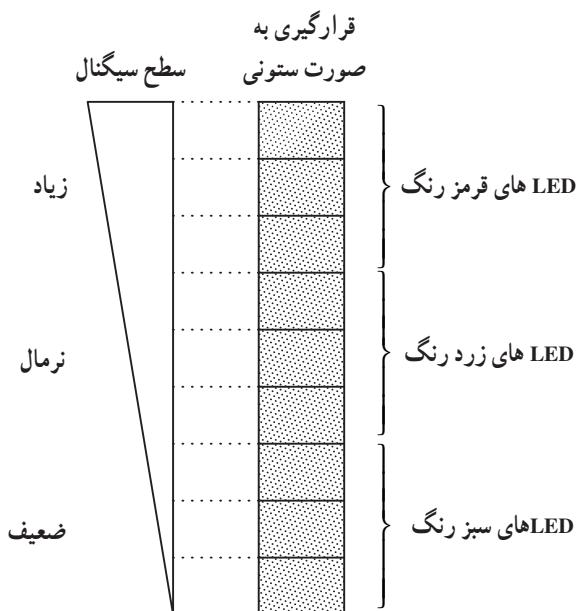

شکل ۳-۷- نشان‌دهنده دامنه صوت با استفاده از LED



شکل ۳-۸- دستگاه تقویت‌کننده با نشان‌دهنده نوری

در دستگاه‌های ضبط صوت استریو جدید از آی‌سی راه‌انداز برای نمودار میله‌ای LED رنگی استفاده می‌شود.

۳-۱-۳- مزایای LED نسبت به METER :

الف - در روش نوری می‌توان تعداد زیادی LED را به صورت ردیفی یا ستونی به صورت سری به هم متصل کرد و سطح سیگنال را در حالت‌های ضعیف، نرمال و زیاد نشان داد.

LED‌های به صورت ستونی را نمودار میله‌ای^۱ می‌گویند.

ب - استفاده از LED جای کمتری می‌گیرد و نسبت به دید ناظر دستگاه، نمایان‌تر است. شکل‌های (۳-۷ و ۳-۸) ترتیب قرارگرفتن LED‌ها را روی دستگاه صوتی نشان می‌دهد.


مزایای LED نسبت به METER :

۱- با سری کردن ستونی از LED‌ها می‌توان سطح سیگنال ضعیف را به راحتی نشان داد.

۲- استفاده از LED جای کمتری می‌گیرد.


۳-۲- آی‌سی‌های راه‌انداز نمودار میله‌ای LED
 در دستگاه‌های ضبط صوت استریو جدید از آی‌سی راه‌انداز برای نمودار میله‌ای LED رنگی استفاده می‌شود. یک نمونه آی‌سی VUM در شکل (۳-۹) نشان داده شده است. سیگنال صوتی کانال راست از طریق سروسط پتانسیومتر V_{R1} و R_2 و C_1 به پایه ۱ آی‌سی وارد می‌شود. LED‌های مربوط به سمت راست از طریق مقاومت‌های R_3 تا R_7 و پایه‌های ۳ تا ۷ آی‌سی فعال می‌شوند. کانال سمت چپ، قرینه کانال سمت راست است.


وقتی که شدت دامنه‌ی سیگنال صوتی زیاد می‌شود LED‌ها مانند یک نمودار میله‌ای افزایش می‌یابند. وظیفه ولوم‌های V_{R_1} و V_{R_2} کنترل شدت روشنایی دیودهای نورانی نسبت به سیگنال ورودی اعمال شده به آی‌سی VUM می‌باشد. پایه ۸ آی‌سی زمین است و پایه ۹ تغذیه یا V_{CC} است.

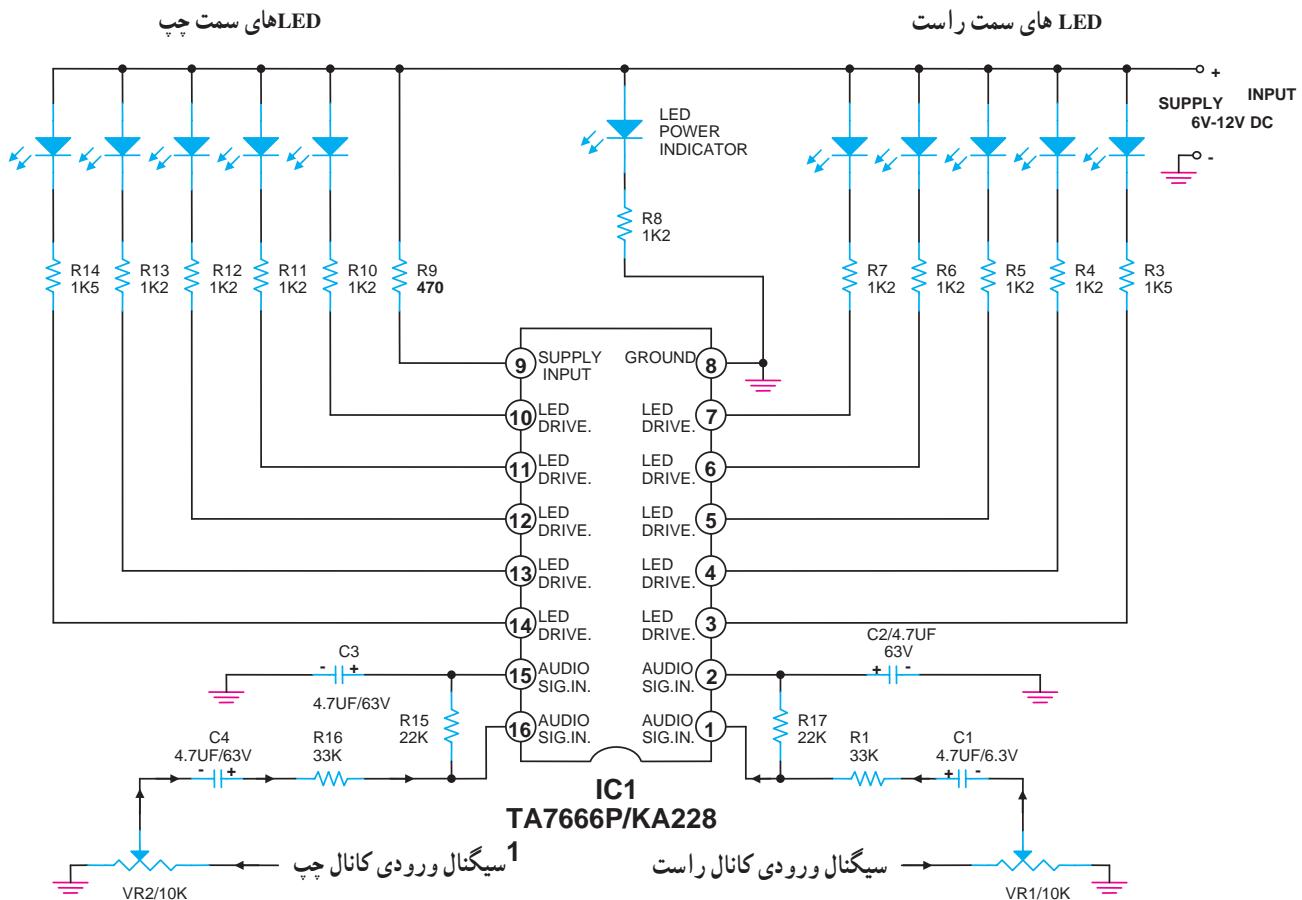

شکل ۹-۳-۲-کنترل دامنه خروجی

در دستگاه‌های ضبط صوت از کنترل کننده یا تنظیم کننده حجم صوت که آن را ولوم کنترل^۱ می‌نامند برای کاهش یا افزایش صدای خروجی استفاده می‌شود. معمولاً یک مقاومت متغیر که به صورت پتانسیومتر در مدار بسته می‌شود این عمل را انجام می‌دهد. این پتانسیومتر را نیز ولوم^۲ می‌نامند. در دستگاه ضبط صوت مونو از یک پتانسیومتر برای تنظیم شدت صوت استفاده می‌شود (شکل ۳-۱۰).

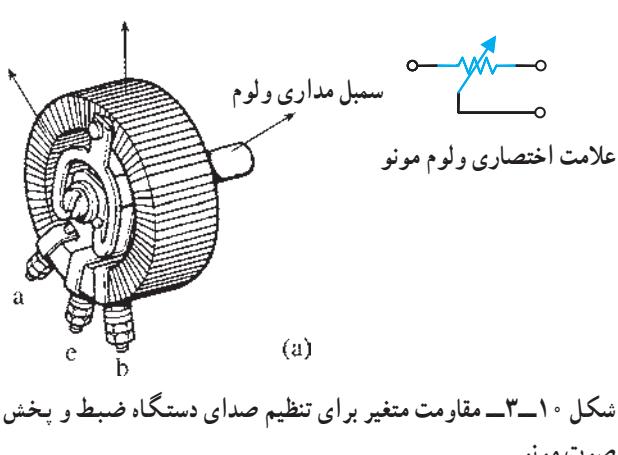


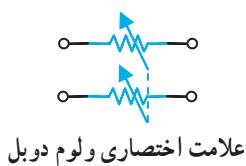

شکل ۱۱-۳-۱- انواع ولوم که در سیستم مونو و استریو به کار می‌رود.


در دستگاه‌های استریو که برای هر باند نیاز به کنترل صدای جداگانه است از یک ولوم دوبل که اصطلاحاً ولوم استریو نامیده می‌شود، استفاده می‌کنند. این ولوم در واقع دو ولوم هم محور ولی مستقل از یکدیگر است که در داخل یک محفظه قرار گرفته‌اند، در شکل (۱۱-۳-۱) انواع ولوم را مشاهده می‌کنید.

۱-۳-۳- روش‌های کنترل دامنه خروجی دستی: در شکل (۱۲-۳) مدار یک تقویت‌کننده صوتی با آی‌سی مشاهده می‌کنید در این مدار دامنه صدای خروجی تقویت‌کننده توسط یک پتانسیومتر ولومنی V_{R102} کنترل می‌شود.

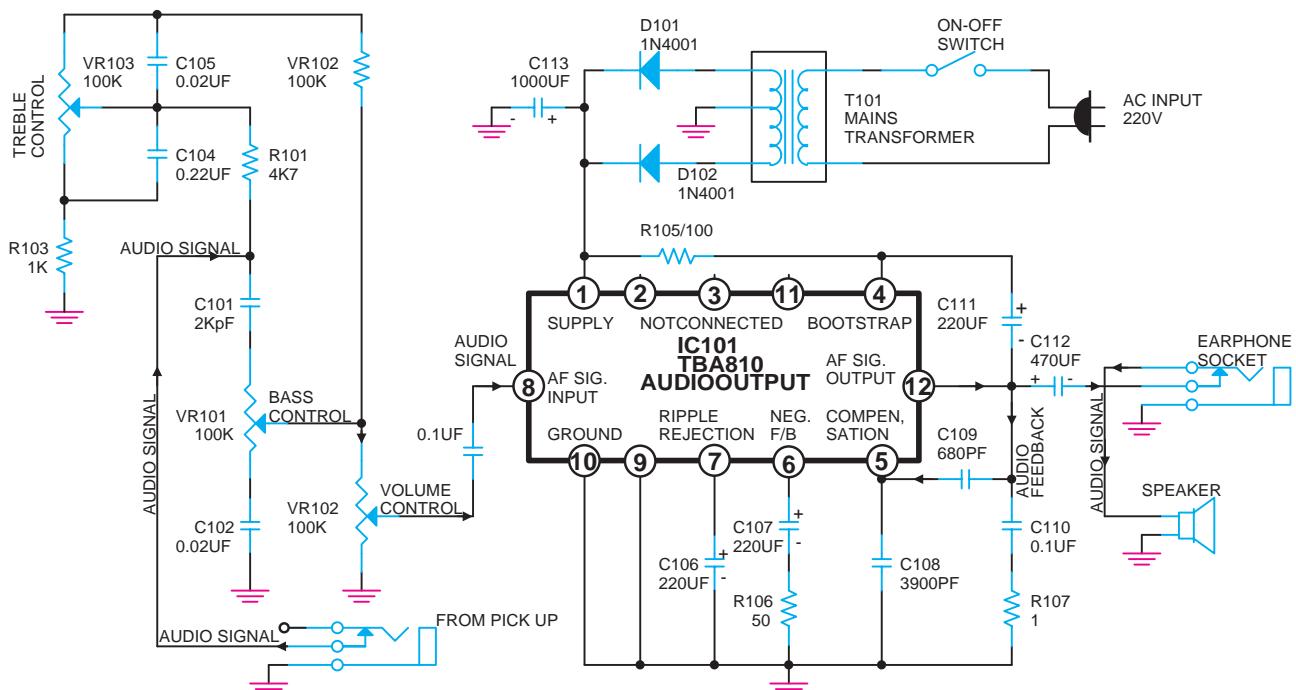


شکل ۱۲-۳- کنترل دامنه خروجی در دستگاه پخش صوت

سیگنال صوتی از طریق جک مخصوصی به نام پیک‌آپ^۱ مطابق شکل (۱۳-۳) به ورودی مدار اعمال می‌شود.


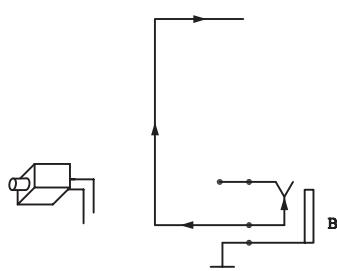


شکل ۱۳-۳- اعمال سیگنال صوتی از طریق جک پیک‌آپ

مسیر سیگنال صوتی به ورودی آی‌سی تقویت‌کننده در شکل (۳-۱۴) نشان داده شده است.

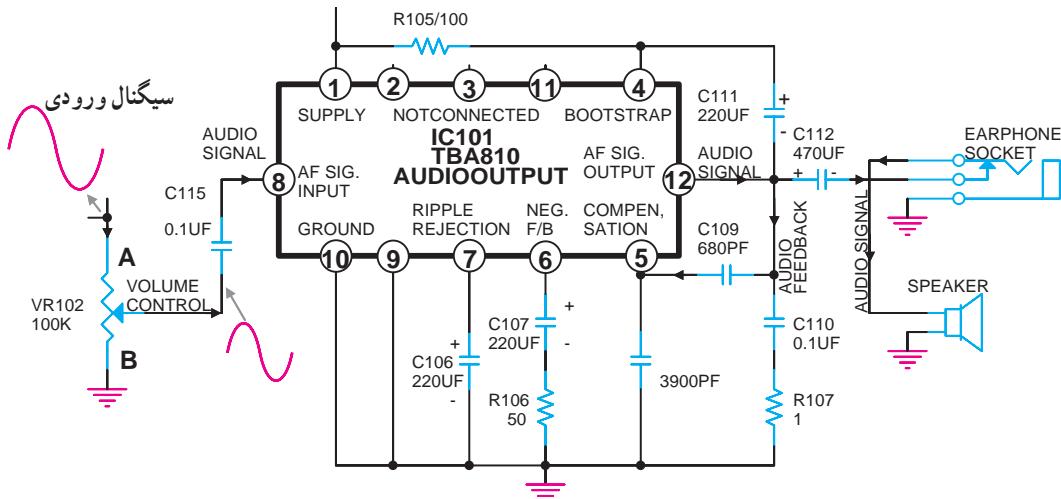


شکل ۳-۱۴- اعمال سیگنال صوتی به پایه آی‌سی

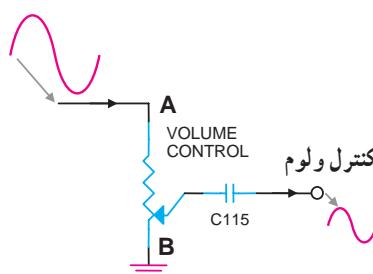
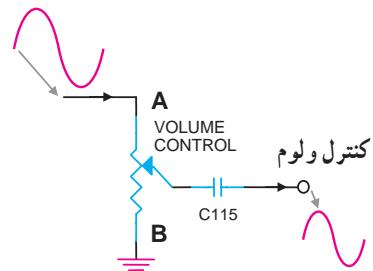


شکل ۳-۱۵- سیگنال صوتی در نقاط مختلف ولوم


سیگنال صوتی از طریق سر وسط ولوم V_{R102} و خازن C_{115} به پایه ۸ آی‌سی وارد می‌شود. با توجه به شکل (۳-۱۵) در صورتی که سر وسط پتانسیومتر به نقطه A تزدیک شود دامنه سیگنال ورودی به پایه ۸ آی‌سی افزایش می‌یابد و اگر به نقطه B تزدیک شود دامنه سیگنال صوتی ورودی کم می‌شود. سیگنال صوتی پس از تقویت توسط آی‌سی از پایه ۱۲ خارج می‌شود و توسط خازن کوپلاژ C_{112} به بلندگو می‌رسد. در شکل (۳-۱۶) دامنه سیگنال را در بلندگو مشاهده می‌کنید.

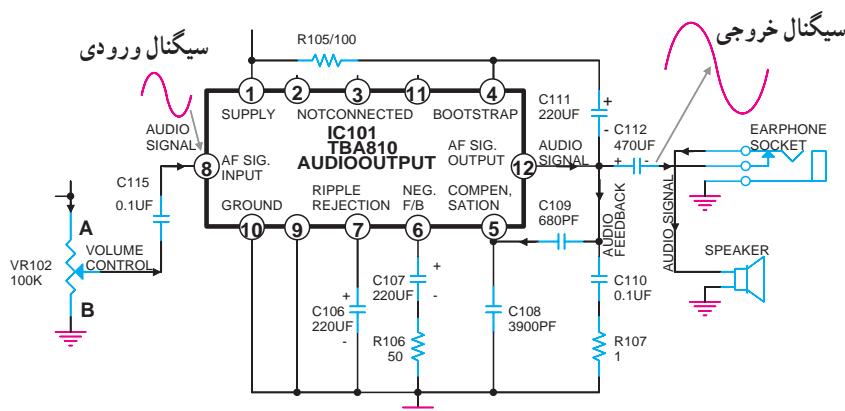


شکل ۳-۱۶- سیگنال صوتی در بلندگو

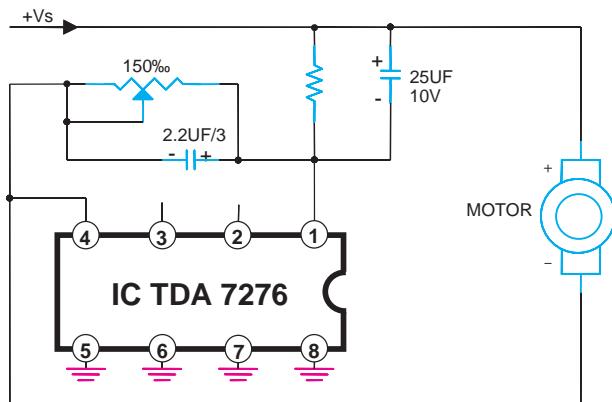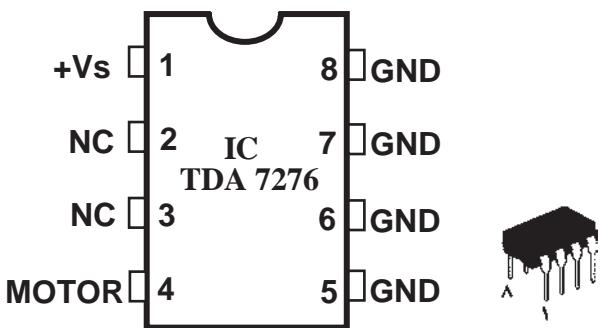

شکل ۳-۱۷—کنترل ولوم با استفاده از موتور DC

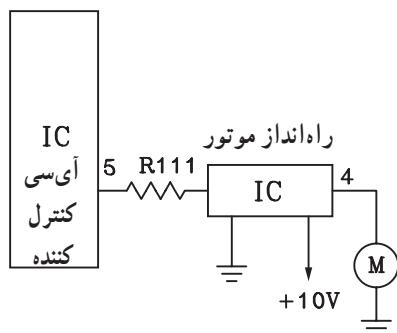

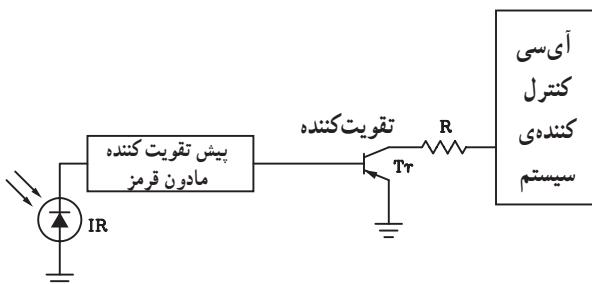شکل ۳-۱۸—آی سی راه انداز موتور DC کنترل کننده ولوم



شکل ۳-۱۹—در اینجا سنسور مادون قرمز سیگنال دستگاه کنترل از راه دور را دریافت کرده و آن را به آی سی که تقویت کننده سیگنال مادون قرمز می‌باشد، اعمال می‌کند. به این ترتیب سیگنال مادون قرمز قبل از رسیدن به آی سی کنترل کننده سیستم تقویت می‌شود.

۳-۲—روش‌های کنترل دامنه خروجی به صورت خودکار^۱: در برخی از دستگاه‌های ضبط صوت پیشرفته و دیجیتالی که دارای دستگاه کنترل از راه دور^۲ هستند، ولوم کنترل صدا با استفاده از نوعی موتور DC به چرخش درمی‌آید. کنترل این موتور کوچک توسط آی سی است. در شکل ۳-۱۷) یک نمونه کنترل موتور DC توسط آی سی (TDA7276A) نشان داده شده است.


آی سی راه انداز موتور معمولاً تحت کنترل آی سی مرکزی کنترل کننده سیستم صوتی است (شکل ۳-۱۸).

آی سی کنترل کننده، خود تحت کنترل سیگنال مادون قرمز^۳ است که توسط دستگاه فرستنده کنترل از راه دور به سمت گیرنده ارسال می‌شود. در شکل (۳-۱۹) بلوک دیاگرام این مدار نشان داده شده است.

۱—Automatic Volume Control

۲—Remote Control

۳—Magenta Infra Red

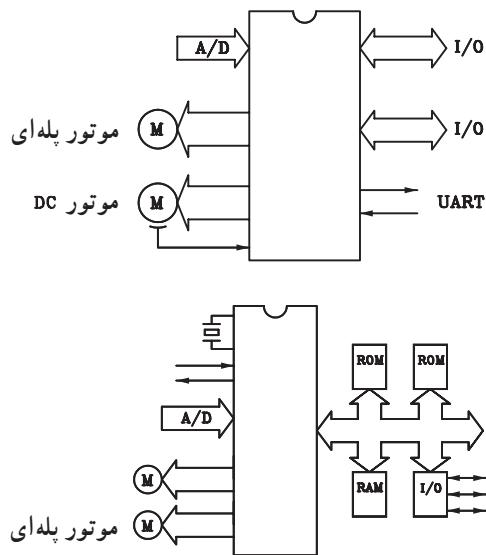

شکل ۲۰-۲۰—کنترل موتور با استفاده از یک آی‌اسی

در اکثر سیستم‌های صوتی جدید به خصوص در دستگاه‌های CD و VCD، آی‌اسی کنترل کننده سیستم مستقیماً موتور DC را هم کنترل می‌کند. در این صورت دیگر نیاز به آی‌سی یا مدار راه انداز موتور نیست. در شکل (۳-۲۰) بلوک دیاگرام دو آی‌سی کنترل کننده سیستم را با حافظه‌های جانبی مشاهده می‌کنید. یادآور می‌شود که امروزه برای کنترل حجم صدا به جای موتور از مدار الکترونیکی استفاده می‌شود.

۴-۳—کنترل‌های اتوماتیک

در سیستم‌های صوتی جدید انواع کنترل‌ها به صورت دیجیتالی انجام می‌شود. در این سیستم می‌توان صدا را از روی پانل جلوی دستگاه یا از طریق دستگاه کنترل از راه دور بدون استفاده از وسایل مکانیکی تغییر داد. دستگاه کنترل از راه دور قابلیت کنترل عملیات زیر را دارد.

الف – کنترل صدای میکروفون

ب – تنظیم موج رادیو

ج – تنظیم تایمر


د – کنترل کننده میزان اکو^۱ صدای‌های پخش شده

ه – فعال کردن سیستم تصویری در این بخش به بررسی کلی مدار کنترل ولوم اتوماتیک و سایر مدارهای الکترونیکی می‌پردازیم.

در شکل (۳-۲۱) یک سیستم جدید صوتی به همراه دستگاه کنترل از راه دور نمایش داده شده است.




شکل ۳-۲۱—دستگاه صوتی جدید

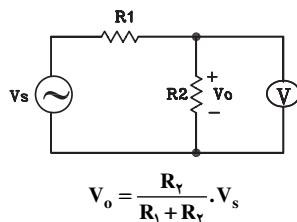


شکل ۳-۲۲ - تقسیم ولتاژ در مدار سری

۱-۴-۳- کنترل اتوماتیک ولوم دیجیتال: این مدار براساس قانون تقسیم ولتاژ در مدارهای سری کار می کند (شکل ۳-۲۲).

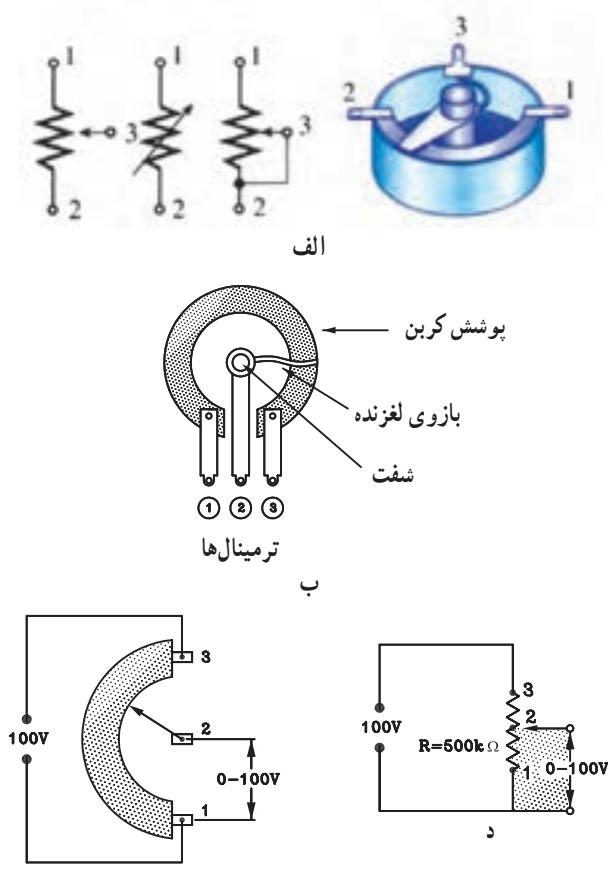


شکل ۳-۲۳

همانطور که ملاحظه می شود می توان با تغییر مقادیر R_1 یا R_2 مقادیر مختلفی را برای V_o بدست آورد. برای رسیدن به این منظور باید مقاومت های R_1 و R_2 را تعویض کنیم تا به میزان دلخواه مقدار V_o برسیم. در مدارهای الکترونیکی ساده از پتانسیومتر استفاده می شود (شکل ۳-۲۳). در حقیقت پتانسیومتر دو مقاومت به هم پیوسته است.

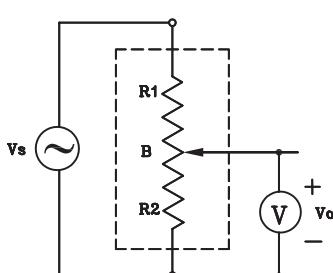

شکل ۳-۲۴ - نحوی کار ولوم


در مدار الکتریکی شکل ۳-۲۴ اگر سر وسط (لغزنه) پتانسیومتر به نقطه ۳ تزدیک شود دامنه سیگنال خروجی افزایش می یابد و اگر به نقطه ۱ تزدیک شود مقدار R_2 کاهش می یابد و دامنه سیگنال V_o را کم می کند. بخشی از مقاومت پتانسیومتر در فاصله ۲ و ۳ را به عنوان R_1 و بخش دیگر شامل فاصله ۱ و ۲ را با R_2 نشان داده ایم.

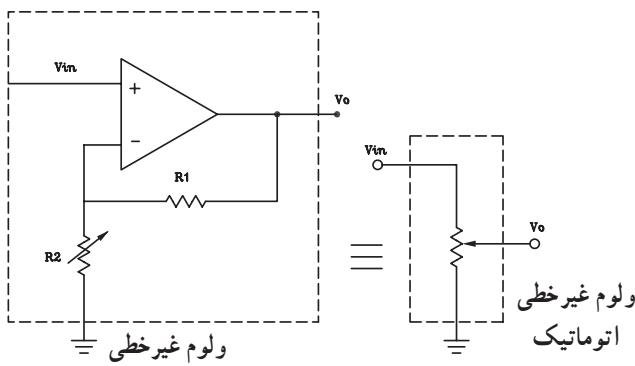

شکل ۳-۲۵- تقویت کننده با ضریب بهره متغیر به عنوان یک ولوم غیرخطی

روش دیگر تغییر دامنه سیگنال استفاده از یک تقویت کننده با ضریب بهره‌ی متغیر است. این تقویت کننده مانند یک ولوم اتوماتیک عمل می‌کند.


در شکل (۳-۲۵) با تغییر مقاومت R_2 ، تقویت کننده به صورت یک مقاومت متغیر با تغییرات غیرخطی یا لگاریتمی عمل می‌کند.

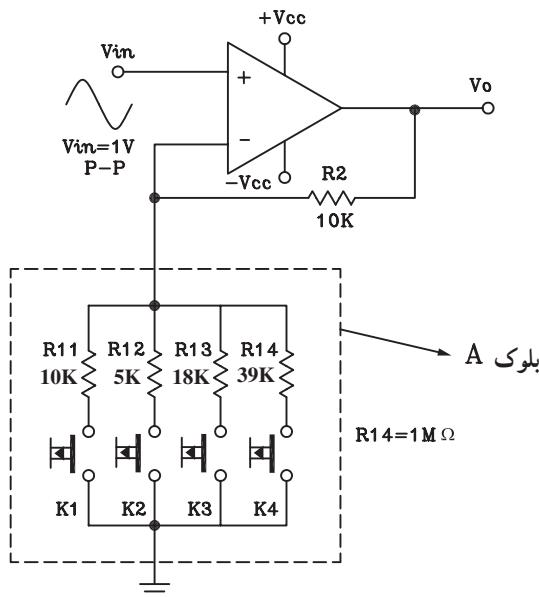

شکل ۳-۲۶- مدار ولوم با تقویت کننده Op-amp. تغییر ضریب بهره با کلید فشاری


مدار شکل (۳-۲۶) را در نظر بگیرید.

بلوک A به جای مقاومت R_1 قرار گرفته است. اگر کلید K_1 فشرده شود، مقدار ضریب بهره متناسب با مقاومت‌های R_1 و R_2 تغییر می‌کند و برابر با ۲ می‌شود و مقدار دامنه سیگنال خروجی را به ۲ ولت می‌رساند. در صورتی که کلیدهای K_2 و K_3 به ترتیب فشرده شوند مقدار دامنه خروجی ۳ یا ۵ برابر می‌شود. ولی اگر کلید K_4 فشرده شود مقدار دامنه سیگنال خروجی تغییر نمی‌کند و دامنه‌ی آن تقریباً با دامنه سیگنال ورودی برابر می‌شود. اسکال این مدار داشتن چند کلید فشاری است که می‌توان از شکل (۳-۲۷) استفاده کرد ولی در این مدار نیز کلید K به صورت دستی تغییر می‌کند و منظور ما را برآورده نمی‌سازد. لذا باید به جای کلید K از یک کلید اتوماتیک استفاده کنیم.

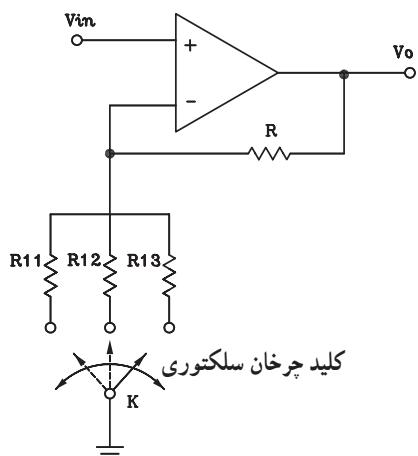

شکل ۳-۲۷- با تغییر کلید سلکتوری ضریب بهره تقویت کننده تغییر می‌کند.


مقدار ضریب بهره‌ی متناسب با مقاومت‌های R_{11} و R_{12} و R_{13} تغییر می‌کند.

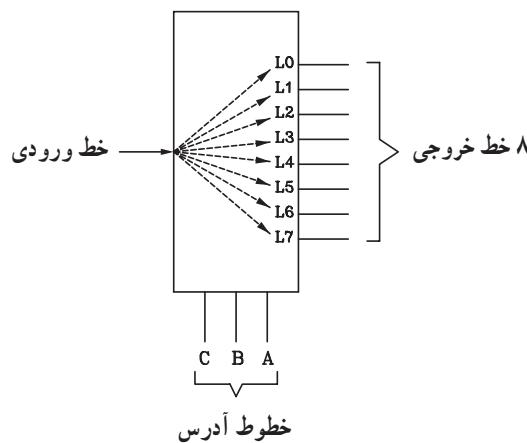

شکل ۳-۲۸ - بلوک دیاگرام دمالتی پلکس

ممولاً در مدارهای الکترونیکی و دیجیتالی از کلید الکترونیکی به نام توزیع کننده استفاده می‌شود. بلوک دیاگرام دمالتی پلکس^۱ یا کلید توزیع کننده در شکل ۳-۲۸) نمایش داده شده است.

دمالتی پلکس دارای یک خط ورودی و هشت خط خروجی است که به وسیله ۳ خط آدرس به صورت کدهای ۳ بیتی باینری (۰ و ۱) آدرس دهی می‌شود و خطوط خروجی مورد نظر را با کدهای آدرس به ورودی وصل می‌کند.

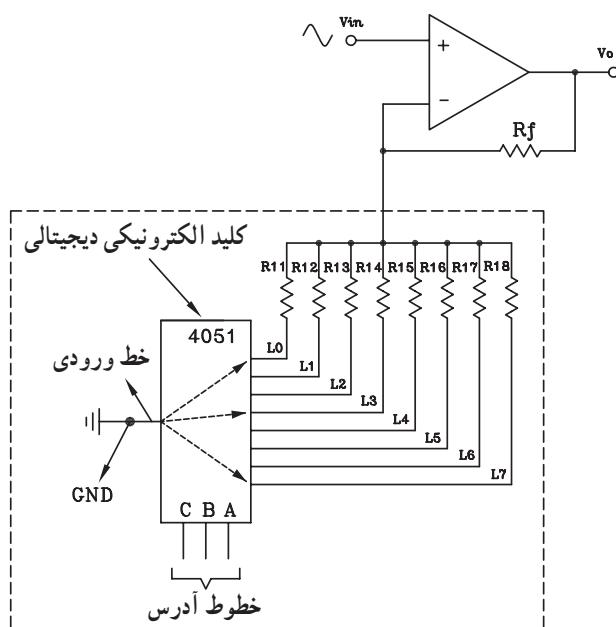


شکل ۳-۲۹ - مدار کنترل ولوم نیمه اتوماتیک

شکل (۳-۲۹) مدار ولوم دیجیتالی را نشان می‌دهد که به صورت نیمه اتوماتیک و با تغییر مقاومت R_{11} تا R_{18} دامنهٔ سیگنال خروجی را تغییر می‌دهد.


در صورتی که بتوان خطوط آدرس را به صورت اتوماتیک کنترل کرد مدار کنترل ولوم به مدار تمام اتوماتیک تبدیل می‌شود.

با آدرس دهی رو خط آدرس می‌توان ضرب بهره تقویت کننده را به صورت اتوماتیک کنترل کرد.

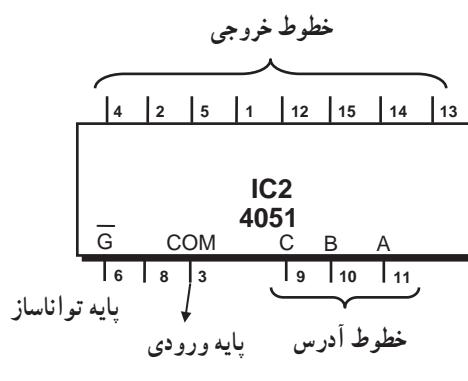

شکل ۳-۳


آی‌سی‌سی ماوس (CMOS) با شماره ۴۰۵۱ یک دمالتی پلکس ۱ به ۸ (1:8) است که دارای ۳ خط آدرس (CBA) و ۸ خط خروجی است. در شکل (۳-۳۰) پایه‌های آی‌سی مشخص شده است.

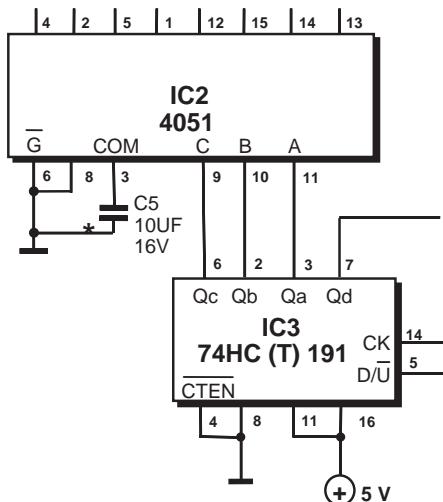

شکل ۳-۳۱— ارتباط پایه‌های آی‌سی دمالتی پلکسر با آی‌سی شمارنده صعودی و نزولی


برای آدرس‌دهی، از یک آی‌سی شمارنده مانند آی‌سی ۷۴۱۹۱ استفاده می‌شود.
در شکل (۳-۳۱) نحوه ارتباط IC ها را باهم مشاهده می‌کنید.

آی‌سی CMOS با شماره ۴۰۵۱ یک دمالتی پلکسر ۸ به ۸ است که دارای ۳ خط آدرس و ۹ خط خروجی است.

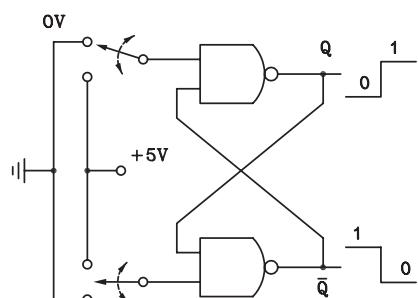

شکل ۳-۳۲— مدار فلپ فلپ با گیت NAND

اطلاعات ° و ۱ مورد نیاز برای پایه D/\bar{U} آی‌سی شمارنده ۷۴۱۹۱ را می‌توان با استفاده از یک مدار فلپ فلپ ° ساده با گیت NAND مطابق شکل (۲-۳۲) تأمین کرد.

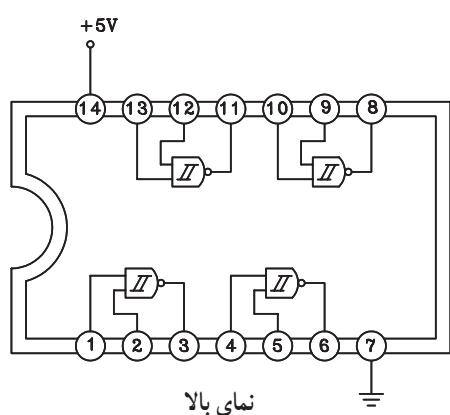


شکل ۳-۳۳— مدار داخلی IC ۴۷۱۳۲

در شکل (۳-۳۳) گیت‌های NAND با دو ورودی در آی‌سی ۷۴۱۳۲ دیده می‌شود.


۱— D/\bar{U} = down And up counter (پائین) و صعودی (بالا)

۲— Flip_Flop


۳— Gate

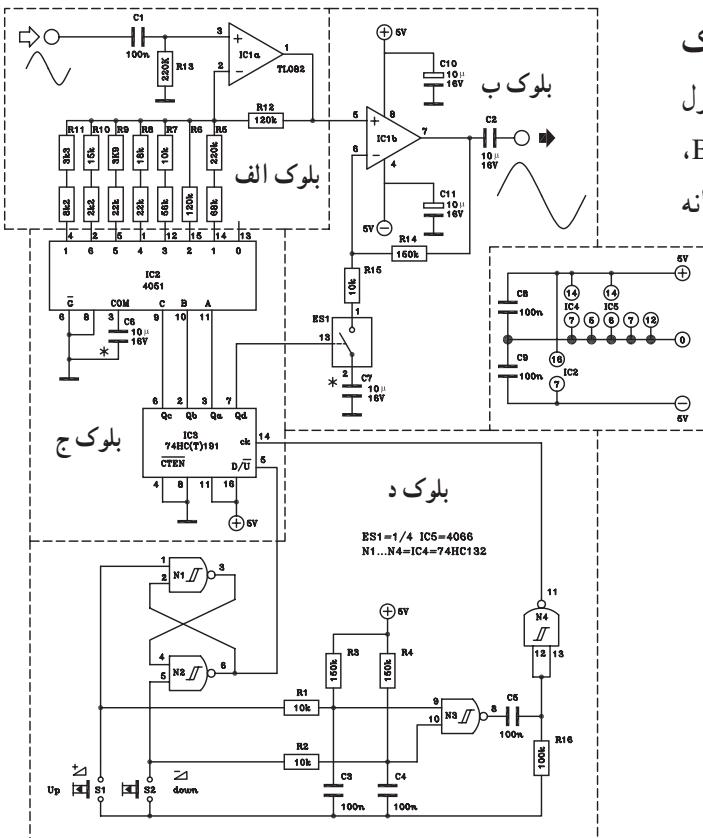

شکل ۳-۳۴- یک نمونه مدار کامل کنترل و لوم دیجیتال

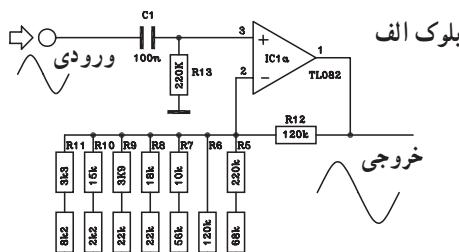

شکل ۳-۳۵- بلوک الف تقویت‌کننده اول

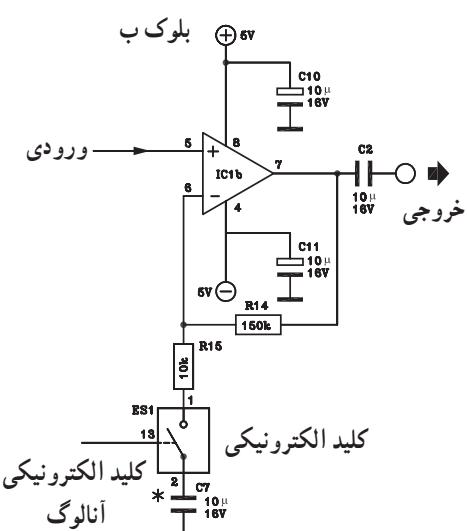


شکل ۳-۳۶- بلوک ب تقویت‌کننده دوم

۳-۴-۲- بررسی یک مدار کامل کنترل اتوماتیک ولوم دیجیتال: در شکل (۳-۳۴) یک نمونه مدار کامل کنترل ولوم دیجیتال را مشاهده می‌کنید. در این مدار بلوک‌های A، B، C و E وجود دارد، که به بررسی هریک به‌طور جداگانه می‌پردازیم.


بلوک الف - تقویت‌کننده اول: مدار تقویت‌کننده بلوک الف از آی‌سی ۱a و تعدادی مقاومت و خازن طبق شکل (۳-۳۵) تشکیل می‌شود. ضریب تقویت IC1a تقریباً بین ۱ تا ۱۲ است. مقدار این ضریب با تغییر مقاومت‌های R۱۱ تا R۵ قابل کنترل است.

بلوک ب - تقویت‌کننده دوم: این بلوک از آی‌سی ۱b و تعدادی مقاومت تشکیل شده است و ضریب بهره آن تقریباً بین ۱ تا ۱۶ است و توسط کلید الکترونیکی آنالوگ ES1 کنترل می‌شود. در شکل (۳-۳۶) مدار تقویت‌کننده IC1b نشان داده شده است.

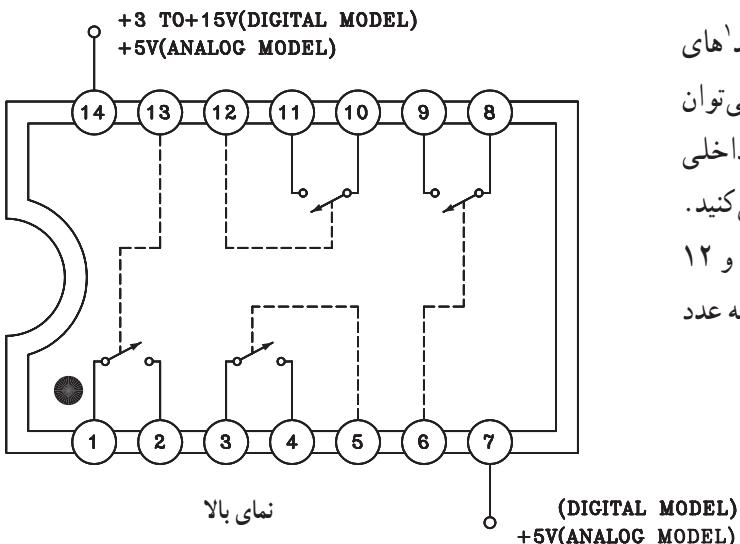

شكل ٣٧— کلید الکترونیکی آنالوگ


در مدارهای دیجیتالی به طور گسترده‌ای از کلید‌های آنالوگ استفاده می‌شود. از معروف‌ترین کلیدهای آنالوگ می‌توان آی سی‌های سی‌ماس^۱ و ۴۰۶۶ و ۴۰۱۶ را نام برد. مدار داخلی یک نمونه از این آی سی‌ها را در شکل (۳-۳۷) مشاهده می‌کنید. در صورتی که روی پایه کنترل کننده کلید (مثلاً پایه ۱۲ و ۱۳ و ...) عدد ۱ منطقی یا high قرار گیرد کلید بسته و چنانچه عدد صفر ۰ منطقی قرار گیرد کلید باز می‌شود.

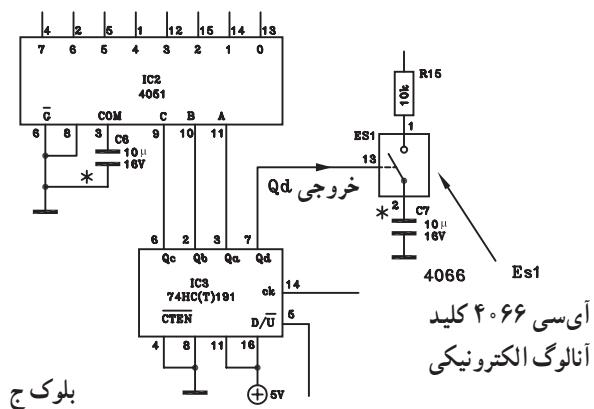

شکل ۳۸—آی سی دی مالتی پلکسرو شمارنده


بلوک ج - دی مالتی پلکسیر و شمارنده^۳: بلوک ج از آی سی های دمالتی پلکسیر و شمارنده صعودی و نزولی تشکیل شده است. در شکل (۳-۳۸) اتصال پایه های این آی سی ها را ملاحظه می کنید.

خروجی Qd جهت کنترل ضریب بهره تقویت کننده IC1b به پایه کنترل کننده کلید آنالوگ آی سی ۶۶۰ وصل شده است.

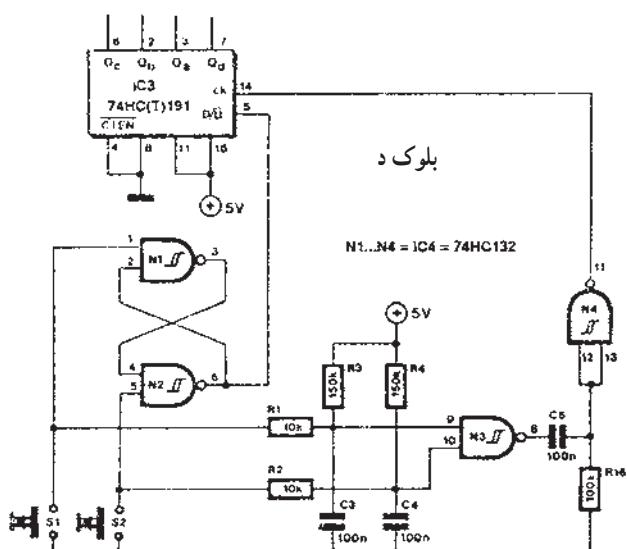


شكل ٣٩— مدار ایجاد یالس ساعت پا

بلوک د— مدار ایجاد پالس ساعت (آئی سی clock): این مدار یک شمارنده است که پالس های مورد نیاز برای پایه \overline{D} را تهیه می کند. در شکل (۳-۳۹) نحوه اتصال پایه های CK و \overline{U} به مدار نشان داده شده است. برای ایجاد پالس ساعت لازم است یکی از کلیدهای S_1 یا S_2 فشرده شود. کلید S_1 شمارش سعودی و کلید S_2 شمارش تزویلی را به عهده دارد.

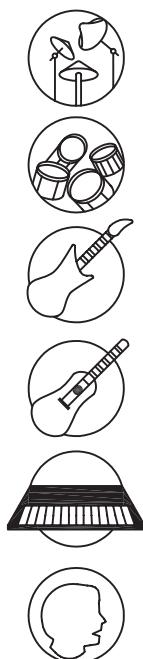

شکل ۳-۴۰- تعدادی از ابزار موسیقی

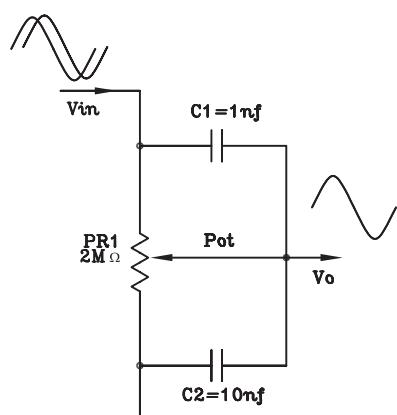


شکل ۳-۴۱- یک نمونه مدار کنترل تن صدا

۳-۵- کنترل تن یا زیر و بم صدا (Tone Control) گوش انسان می‌تواند فرکانس بین ۲۰ Hz تا ۲۰ kHz را دریافت کند. مفهوم زیر و بم صدا به فرکانس صدا مربوط است. هر قدر فرکانس صدا کمتر باشد صدا بمتر است. مانند صدای طبل و هر قدر فرکانس صدا بیشتر باشد صدا زیرتر است. به عنوان مثال سنج و سنتور که فرکانس تولیدی آنها از ۱۰ کیلوهرتز بیشتر است دارای صدای زیر هستند. شکل (۳-۴۰) تعدادی ابزار موسیقی را نشان می‌دهد. در رادیو، ضبط صوت یا آمپلی فایرها صوتی به منظور تطابق صدا و گوش گاهی ضرورت دارد که صدای زیر یا صدای بم را کم یا زیاد کنند، بدون این که بقیه صدای تغییر کند، این عمل را تن کنترل گویند.

عمل تن کنترل به وسیله مدارهای RC انجام می‌شود. در شکل (۳-۴۱) یک شبکه RC متشکل از مقاومت PR₁ و خازن‌های C₁ و C₂ را مشاهده می‌کنید. این مدار می‌تواند متناسب با ظرفیت خازن‌های C₁ و C₂ دامنه فرکانس‌های بم یا زیر را تغییر دهد.

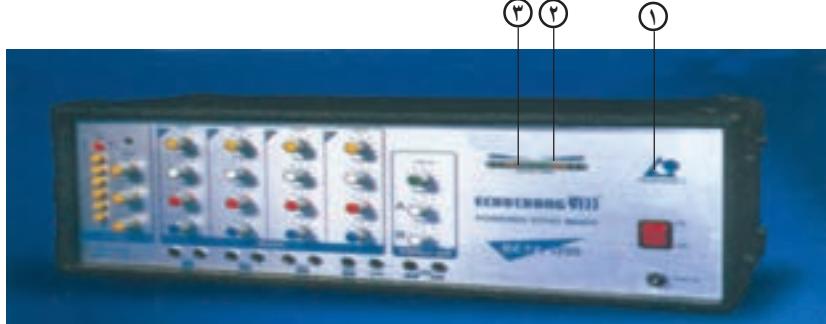
در آمپلی فایرها صوتی حرفه‌ای معمولاً عمل کنترل تن به وسیله دو ولوم انجام می‌شود. برای تنظیم صدای زیر از ولوم TREBLE و برای تنظیم صدای بم از ولوم BASS استفاده می‌کنند. در شکل (۳-۴۲) یک آمپلی فایر صوتی را مشاهده می‌کنید که تنظیم صدا در آن با دو ولوم TREBLE و BASS انجام می‌شود.




نشان‌دهنده سطح ولتاژ خروجی. ولتاژ خروجی را نشان می‌دهد. در صورتی که دامنه از صفر بیشتر شود در موج خروجی اعوجاج بوجود می‌آید. ①

- ② کنترل صدای بم
- ③ کنترل صدای زیر


شکل ۳-۴۲- آمپلی فایر صوتی

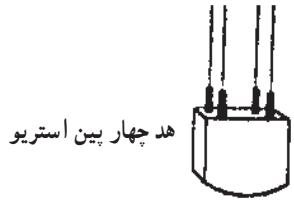

در برخی از دستگاه‌های ضبط صوت ساده خانگی عمل کنترل تن با یک پتانسیومتر انجام می‌شود (شکل ۳-۴۳). در شکل فقط ولوم‌های کنترل دستگاه نشان داده شده است.

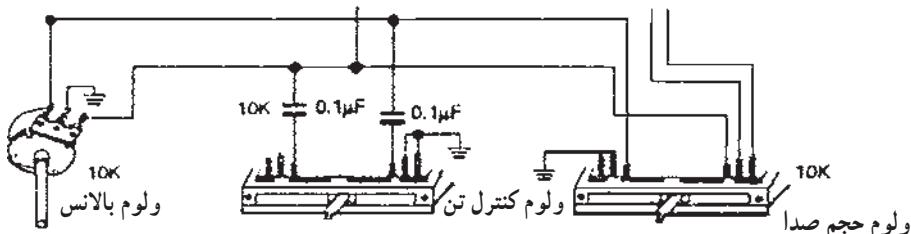

شکل ۳-۴۳- انواع ولوم کنترل در یک دستگاه ضبط صوت

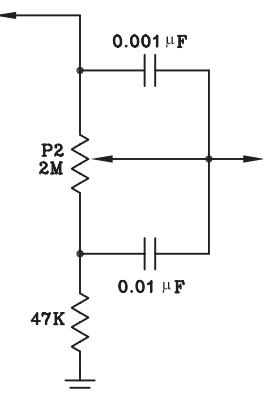


شکل ۳-۴۴- کنترل صدای بم

۱-۵-۳- مدار کنترل صدای بم (Bass) : سیگنال صوتی آشکار شده توسط هد ضبط پخش به مدار پیش تقویت کننده می‌رسد و پس از تقویت به منظور کنترل صدای زیر و بم به مدار کنترل تن وارد می‌شود. مداری را که در شکل (۳-۴۴) مشاهده می‌کنید برای کنترل صدای بم است.


دامنه‌ی سیگنال‌های فرکانس بالا در دوسر ولوم P_2 ثابت است، بنابراین سیگنال‌ها توسط خازن‌های $0.001\mu F$ و $0.01\mu F$ میکروفارادی اتصال کوتاه می‌شوند و به خروجی می‌رسند. بنابراین جایه‌جا کردن سر وسط ولوم روی مقدار فرکانس‌های بالا اثر ندارد. در فرکانس‌های کم، مقدار X_C خازن‌ها زیاد است. بنابراین سیگنال‌های فرکانس پایین نمی‌توانند از خازن‌ها عبور کنند. حال اگر سر وسط ولوم به سمت بالا نزدیک شود صدای بم زیادتر و اگر به سمت پایین نزدیک شود صدای بم کمتر می‌شود. در صورتی که مقاومت $47k$ در مدار نباشد تمام فرکانس‌های زیاد به زمین اتصال کوتاه می‌شوند و در مرحله کنترل، صدای زیر دیگر قابل کنترل نخواهد بود.

این ولوم را ولوم کنترل صدای بم یا BASS گویند.

۱-۵-۴- کنترل صدای زیر (Treble) : در مدار شکل (۳-۴۵) ولوم P_3 نقش کنترل فرکانس‌های بالا (صدای زیر) را به عهده دارد. به این ولوم فقط بخشی از سیگنال صوتی که دارای فرکانس زیاد است می‌رسد. زیرا خازن C_1 به دلیل داشتن ظرفیت کم از عبور سیگنال‌های فرکانس کم جلوگیری می‌کند.

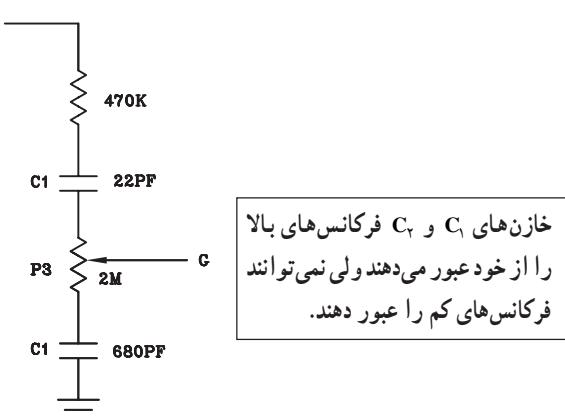

شکل ۳-۴۵- کنترل صدای زیر

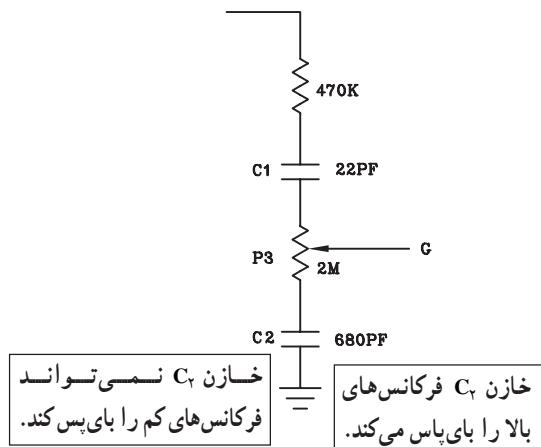

شکل ۳-۴۶—کنترل فرکانس زیر

اگر مطابق شکل (۳-۴۶) سر وسط ولوم به خازن C_1 تزدیکتر شود، دامنه سیگنال‌های فرکانس‌های زیاد بیشتر می‌شود و در این حالت اصطلاحاً می‌گویند صدا زیرتر یا Terble می‌شود. خازن C_2 سرپایین ولوم P_3 را از نظر فرکانس‌های بالا به زمین بایپس می‌کند ولی فرکانس‌های کم را اتصال کوتاه نمی‌کند.


۳-۵-۳—مدار کنترل تن مونو و استریو: در شکل

(۳-۴۷) مدار کامل کنترل تن صوتی نشان داده شده است. ورودی این مدار سیگنال صوتی تقویت شده است که از طبقه پری‌آمپلی‌فایر به این مدار می‌رسد. ولوم P_1 وظیفه کنترل دامنه صدا را به عهده دارد و خازن $1/0^\circ$ میکروفارادی خازن کوپلاژ است.

ولوم P_2 فرکانس پایین یا بم (BASS) را کنترل می‌کند.

سیگنال‌های فرکانس بالا یا صدای زیر (Treble) توسط


ولوم P_3 کنترل می‌شود.

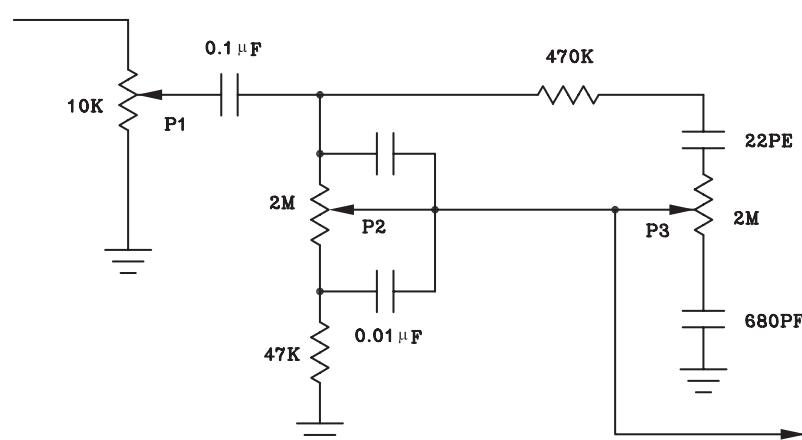


شکل ۳-۴۷—مدار کامل کنترل تن صوتی صدای زیر و بم

همانطور که قبلاً گفته شده در هر سیستم استریو برای هر باند یک طبقه مدار تقویت کننده پری‌امپلی فایر و مدار کنترل تن صوتی، طبقه قدرت در نظر می‌گیرند. یادآوری می‌شود تمام مدارها برای هر دو باند کاملاً مشابه و یکسان هستند.

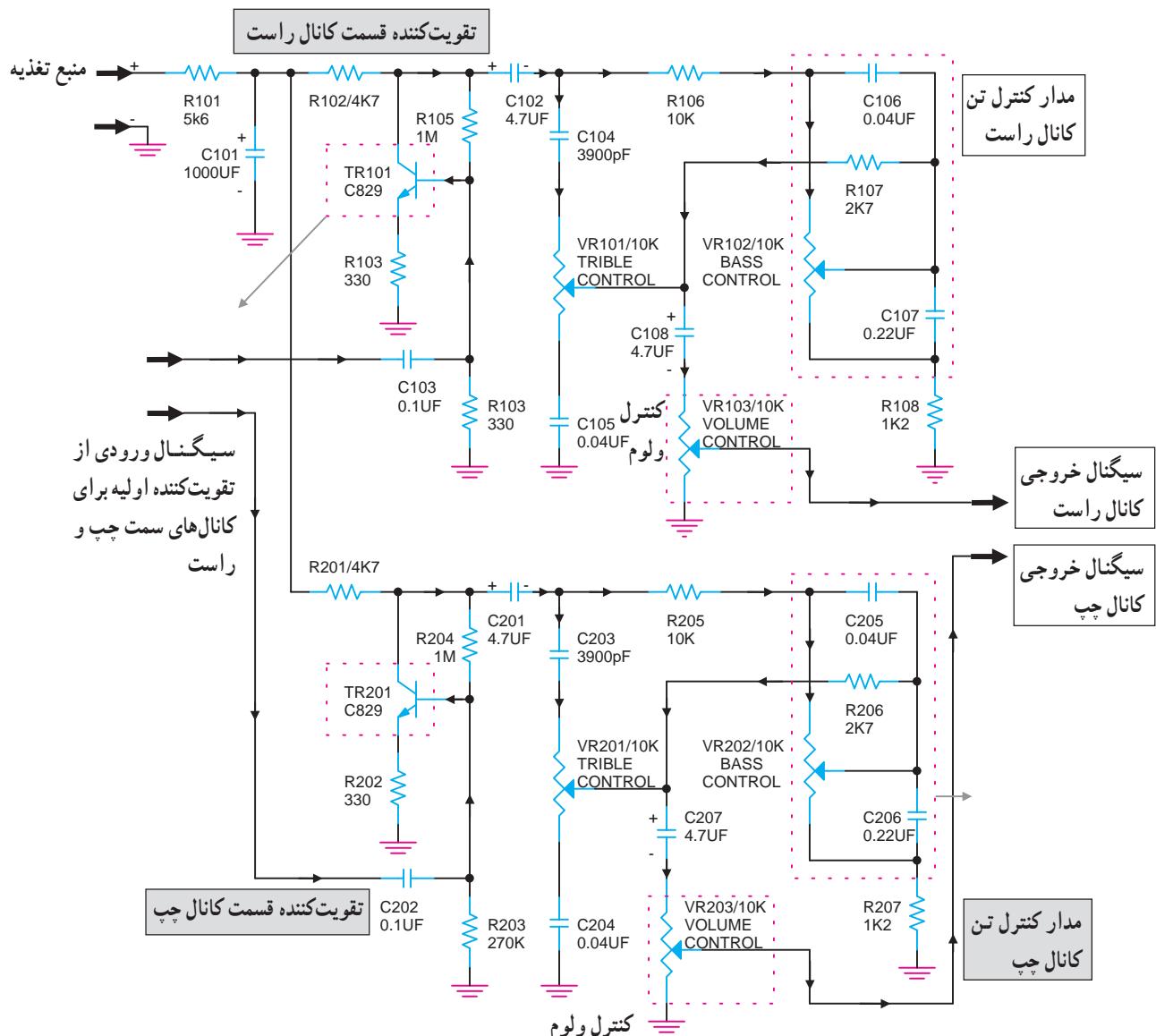در شکل (۳-۴۸) یک مدار کنترل تن صوتی استریو را مشاهده می‌کنید.




در شکل (۳-۴۹) مدار تن کنترل کanal راست نشان داده شده است. وظیفه ترانزیستور $TR1^{\circ}$ تقویت سیگنال صوت است که به صورت امپیر مشترک بسته شده است.

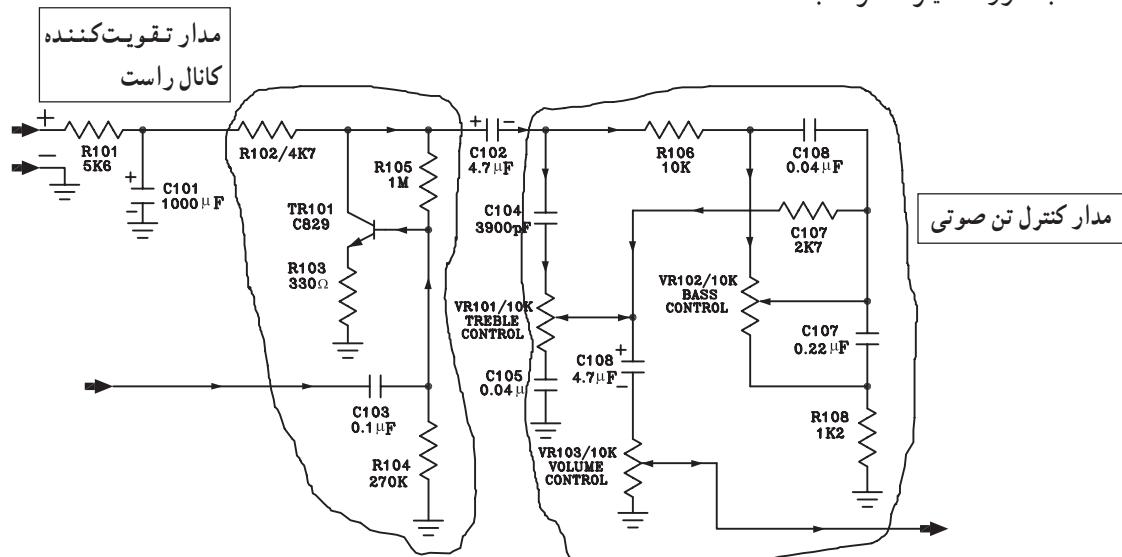


شکل ۳-۴۹- مدار تقویت کننده و کنترل صوتی کanal راست

کنترل صدای زیر (Treble) توسط خازن های $C_{1.4}$ و $C_{1.5}$ و لوم $VR_{1.1}$ انجام می شود (شکل ۳-۵۰).

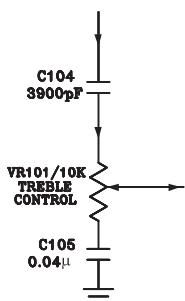


شکل ۳-۵۰- مدار کنترل تن صدای زیر (Treble)

صدای بم (Bass) با خازن های $C_{1.6}$ و $C_{1.7}$ و لوم $VR_{1.2}$ کنترل می شود. در شکل (۳-۵۱) مدار کنترل صدای بم نشان داده شده است.

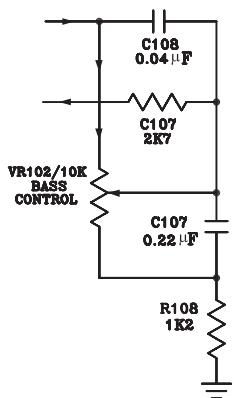


شکل ۳-۵۱- مدار کنترل تن صدای بم (BASS)

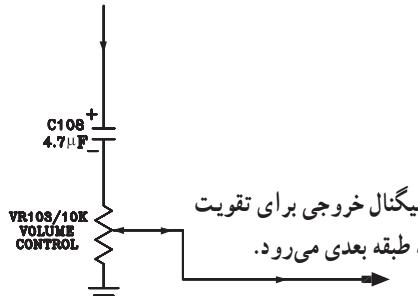

شکل ۳-۵۲

سیگنال صوتی تنظیم شده‌ی کanal راست از طریق خازن کوپلاژ C_{108} و سر وسط ولوم VR_{108} به طبقه تقویت کننده قدرت می‌رود (شکل ۳-۵۲).

توجه: مدار تقویت کننده و کنترل تن کanal چپ مشابه کanal راست است و تحلیل آن به عهده فرآگیران و اگذار می‌شود.

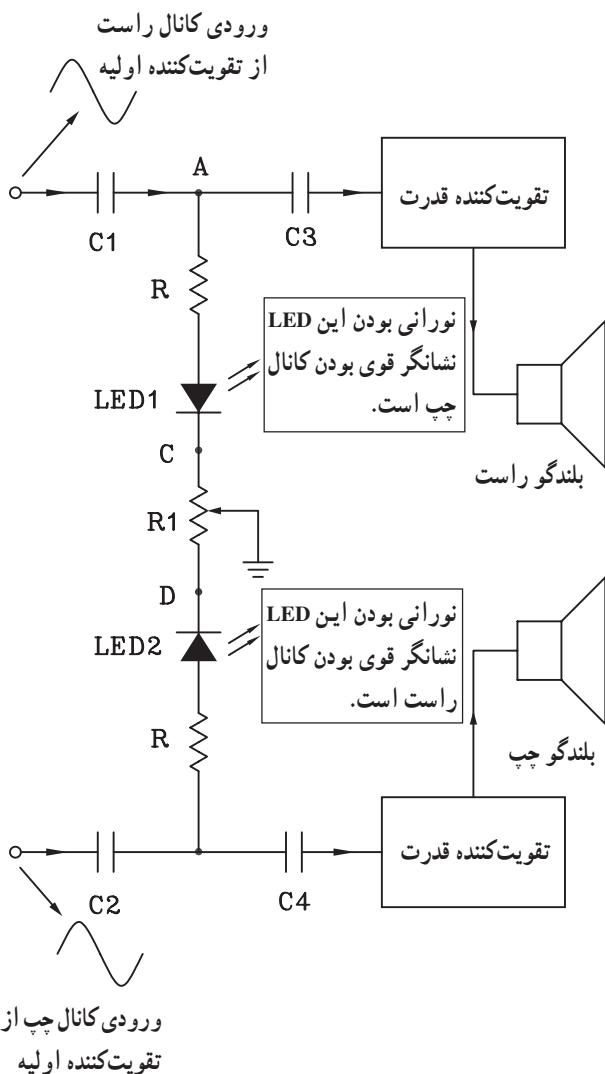

شکل ۳-۵۳—مدار کنترل بالانس استریو

۶-۳—کنترل تعادل یا بالانس


برای کنترل صدای خروجی بلندگوهای هر باند سیستم استریو از مدار کنترل بالانس یا متعادل کننده استفاده می‌شود. مدار الکترونیکی بالانس را در شکل (۳-۵۳) مشاهده می‌کنید.

سیگنال صوتی هر کanal توسط خازن‌های C_1 و C_2 به نقاط A و B اعمال می‌شود. اگر پتانسیومتر R_1 در وسط قرار گیرد، جریان عبوری LED_1 و LED_2 یکسان است و هردو LED نور یکسان تولید می‌کنند که نشان‌دهنده‌ی بالانس بودن هر دو کanal استریو است.

وقتی سر وسط ولوم R_1 به نقطه C تزدیک می‌شود جریان عبوری از LED_1 زیاد می‌شود و نور آن نسبت به LED_2 بیشتر می‌شود.

افزایش جریان عبوری از مسیر LED_1 دامنه سیگنال مربوط به کanal راست را کم می‌کند. این امر قوی بودن کanal چپ و ضعیف بودن کanal راست را نشان می‌دهد.

در شکل (۳-۵۴) نقشه کامل مدار الکترونیکی یک سیستم پخش نوار استریو را مشاهده می‌کنید. ولوم V_{R5} کنترل بالانس نمودن صدای خروجی هر باند را به عهده دارد. برای تنظیم صدای زیر و بم پخش شده هر کanal از ولوم‌های V_{R4} و V_{R2} استفاده شده است.

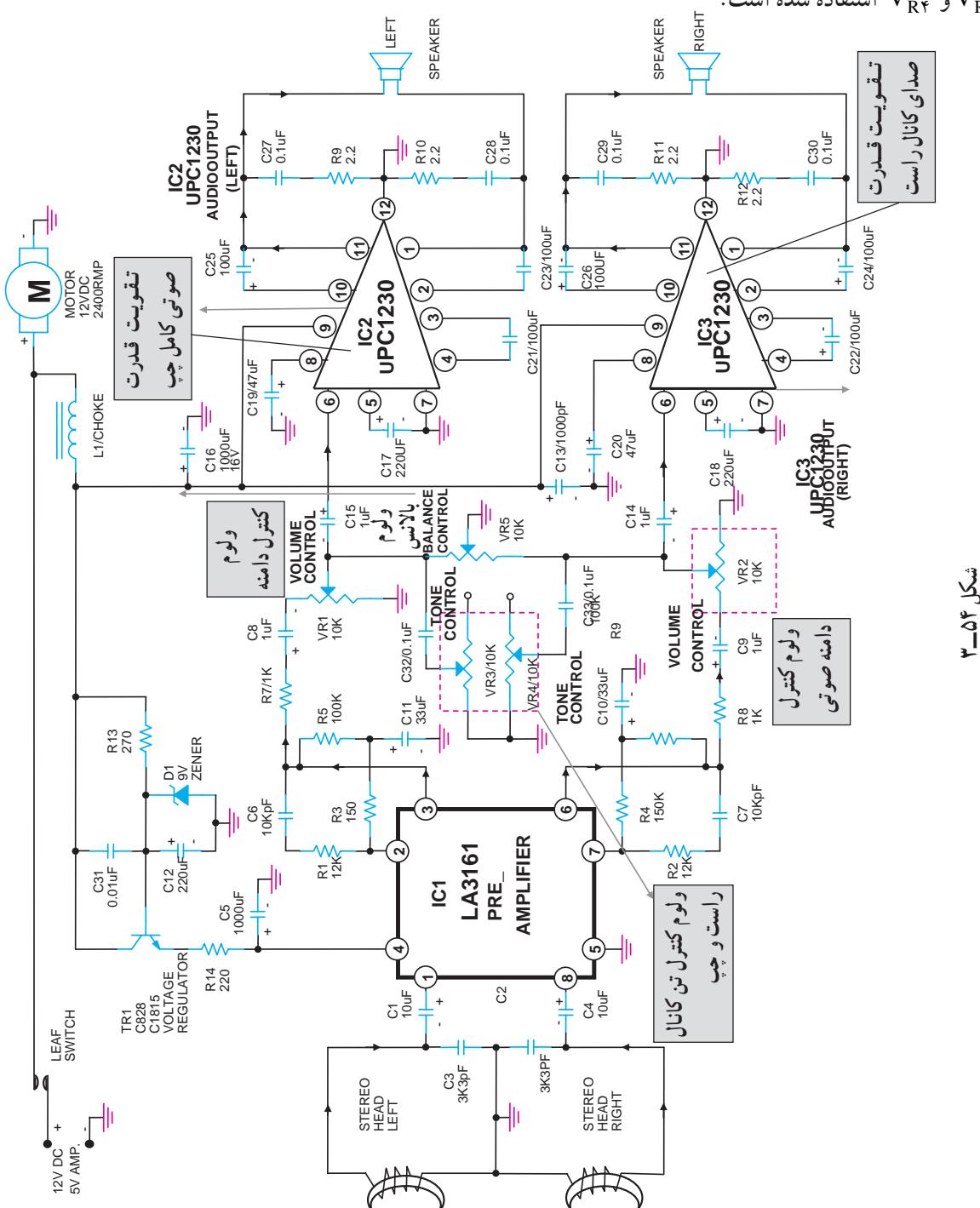

شکل ۳-۵۴

در دستگاه‌های ضبط صوت مدرن از سیستم‌های کنترل fader استفاده می‌کنند. این سیستم در دستگاه‌های چند کanalه استفاده می‌شود. با استفاده از این سیستم می‌توان تعدادی از بلندگوها را حذف کرد یا تعدادی را در مدار قرار داد.

۳-۷-۱_کار عملی شماره ۳

■ بررسی کنترل کننده های نفوذ مغناطیسی با استفاده از میتر (METER)

■ بررسی کنترل کننده های نفوذ مغناطیسی با استفاده از LED

۳-۷-۲_تجهیزات و مواد مورد نیاز

■ دستگاه ضبط صوت یک دستگاه

■ ولت متر عقربه ای یا یک میتر عقربه ای VUM یک دستگاه

■ مقاومت $47k\Omega$ ، $1k\Omega$ و $10k\Omega$ از هر کدام یک عدد

■ پتانسیومتر $1k\Omega$ و $5k\Omega$ از هر کدام یک عدد

■ خازن $15V / 1\mu F$ ، ۲ عدد

■ خازن $15V / 47\mu F$ یک عدد و خازن $15V / 10\mu F$ یک عدد

■ دیود IN4148 چهار عدد

■ آئی سی LM741 و LM3916 از هر کدام یک عدد

■ LED قرمز، سبز، زرد از هر کدام ۴ عدد

■ سیم رابط و فیش

توجه: برای صرفه جویی در وقت و استفاده بهینه از زمان توصیه می شود آزمایش ها روی برد آزمایشگاهی آماده انجام شود.


۳-۷-۳_اطلاعات اولیه: در این آزمایش به بررسی

دو نمونه VUM عقربه ای و نوری می بردازیم.

سیگنال خروجی آمپلی فایر ضبط صوت را که به بلندگو اعمال می شود، به نمونه هایی از مدارهای VUM نوری و عقربه ای که روی برد آماده شده است می دهیم و مدارها را عملأً بررسی می کیم.



شکل ۳-۵۵- نحوه‌ی ساخت فیش رابط برای دریافت خروجی از دستگاه پخش صوت به صورت مونو

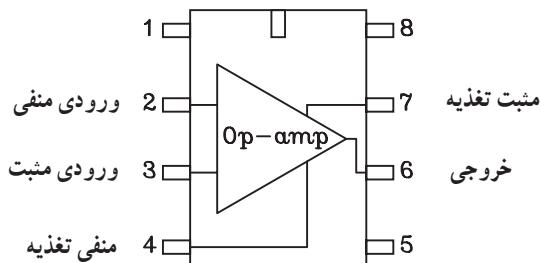


شکل ۳-۵۶- پایه‌های ۷۴۱

۴-۷-۳- با استفاده از یک فیش هدفون مناسب: دستگاه ضبط صوت مورد آزمایش و ۲ عدد گیره سوسماری کوچک و حدود 40° یا 50° سانت سیم کواکسیال، یک سیم رابط مونو درست کنید (شکل ۳-۵۵).

۴-۷-۳- مراحل اجرای آزمایش

الف - آزمایش VUM عقره‌ای

- مدار شکل ۳-۵۷ را بر روی برد بندید و یا از برد آماده استفاده کنید.
- سیم رابط ورودی مدار را به خروجی (جک) هدفون دستگاه ضبط صوت وصل کنید.

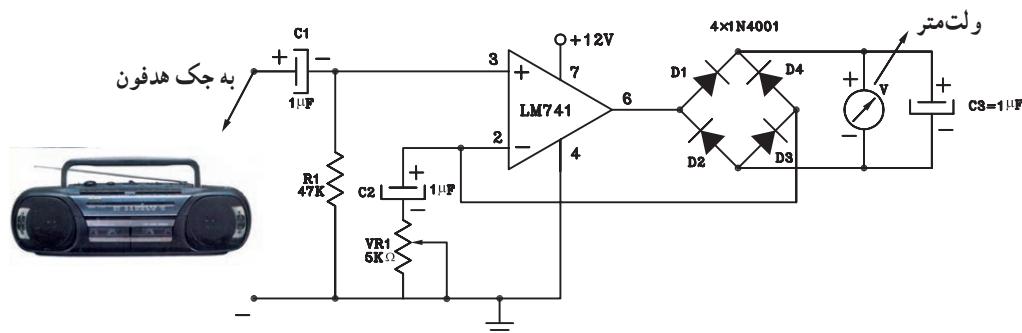

شکل ۳-۵۷

- در درون دستگاه یک نوار کاست پرشده قرار دهد، سپس دستگاه را روشن کنید.

- با تغییر ولوم صدا، تغییرات عقره‌ای را مشاهده کنید. با پتانسیومتر V_{R1} می‌توانید حساسیت مدار را تنظیم کنید.


- چنانچه انحراف عقره‌ای مشاهده نگردید با راهنمایی مربی خود رنج ولت‌متر را در یک حالت مناسب قرار دهید تا حساسیت

... = ولت متر V → با افزایش ولوم صدا
... = ولت متر V → با حداقل ولوم صدا

انحراف عقربه کاملاً مشاهده شود.
■ با تغییر حداقل و حداکثر ولوم صدا محدوده تغییرات عقربه را به دست آورید.

ب - نوری VUM

■ مدار شکل زیر را روی برد بیندید یا از برد آماده استفاده کنید.
■ ورودی مدار را با سیم رابط به جک هدفون دستگاه وصل کنید (شکل ۳-۵۸).

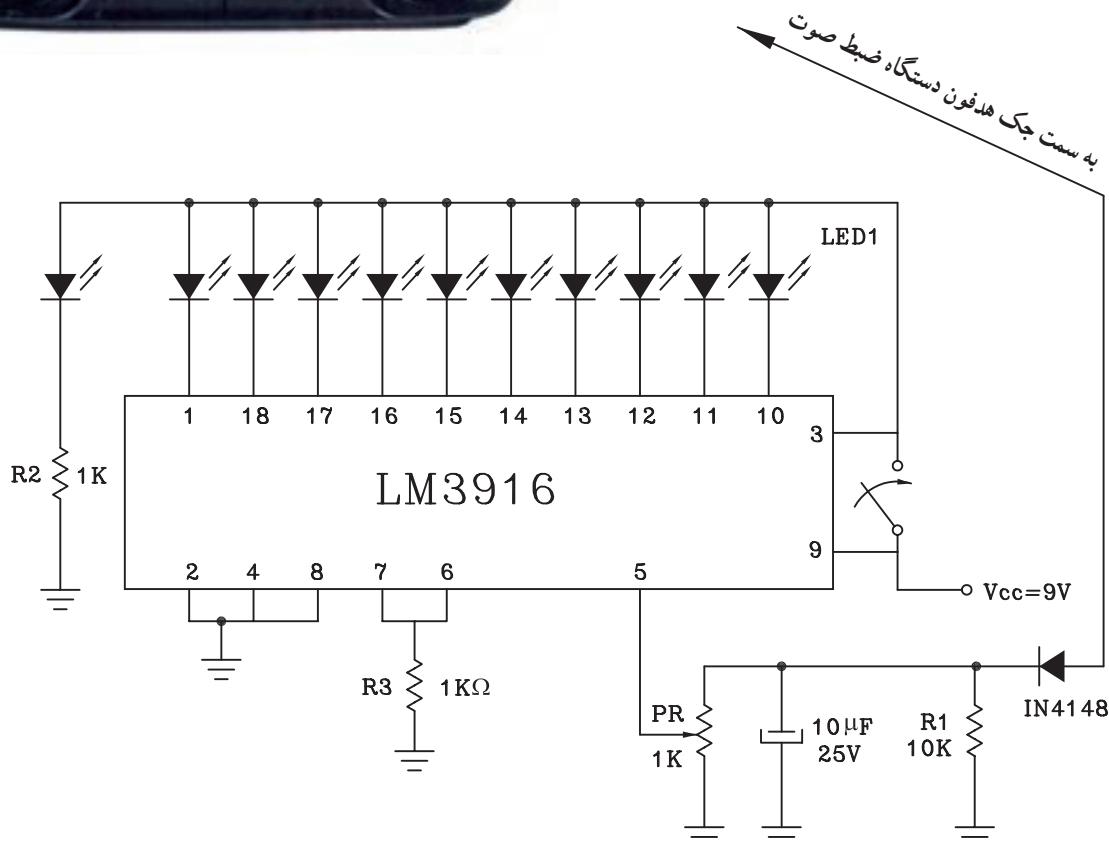

شکل ۳-۵۸


■ با تغییر ولوم، روشن و خاموش بودن LED ها را مشاهده کنید.

پاسخ:	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

■ با تغییر ولوم صدا، در حداکثر خود نحوه روشن شدن دیودهای نورانی را تشریح کنید.


آزمون پایانی (۳)

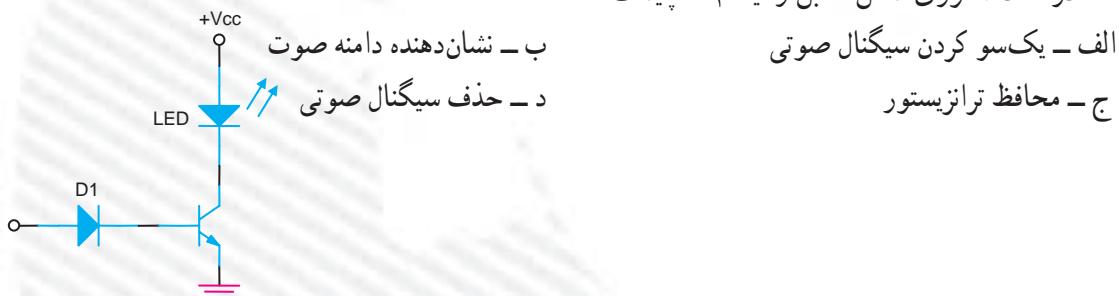- ۱- از کدام دستگاه برای اندازه‌گیری تغییرات سطح ولتاژ سیگنال صوتی استفاده می‌شود؟
 الف - اهمتر ب - ولتومتر ج - VUM د - آمپر متر
- ۲- وظیفه VUM در دستگاه‌های صوتی است.
- ۳- صدای زیر دارای فرکانس و صدای بهم دارای فرکانس می‌باشد.
- ۴- در VUM نوری شکل مقابل وظیفه D₁ چیست؟





- ۵- Bass به معنای کنترل است.
- الف - صدای زیاد ب - صدای زیر ج - صدای بهم د - فرکانس بالا
- ۶- از کدام ولوم برای تضعیف کanal راست و چپ در سیستم استریو استفاده می‌شود؟
- الف - ولوم Treble ب - ولوم دامنه ج - ولوم بالانس کنترل د - ولوم BASS
- ۷- در مدار ولوم کنترل از راه دور از کدام دیود استفاده می‌شود؟
- الف - دیود معمولی ب - دیود خازنی ج - دیود زنر د - فتو دیود
- ۸- مدار داده شده شکل زیر مربوط به ولوم‌های یک دستگاه ضبط صوت است، نقش ولوم شماره (۱) کدام است؟

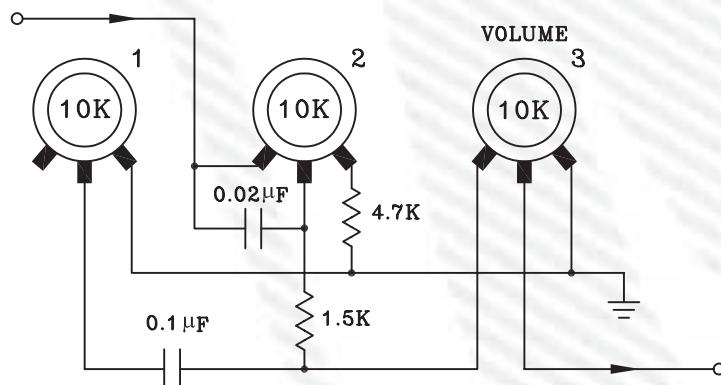Treble Bass ج - بالانس ب - تن کنترل الف - تن کنترل



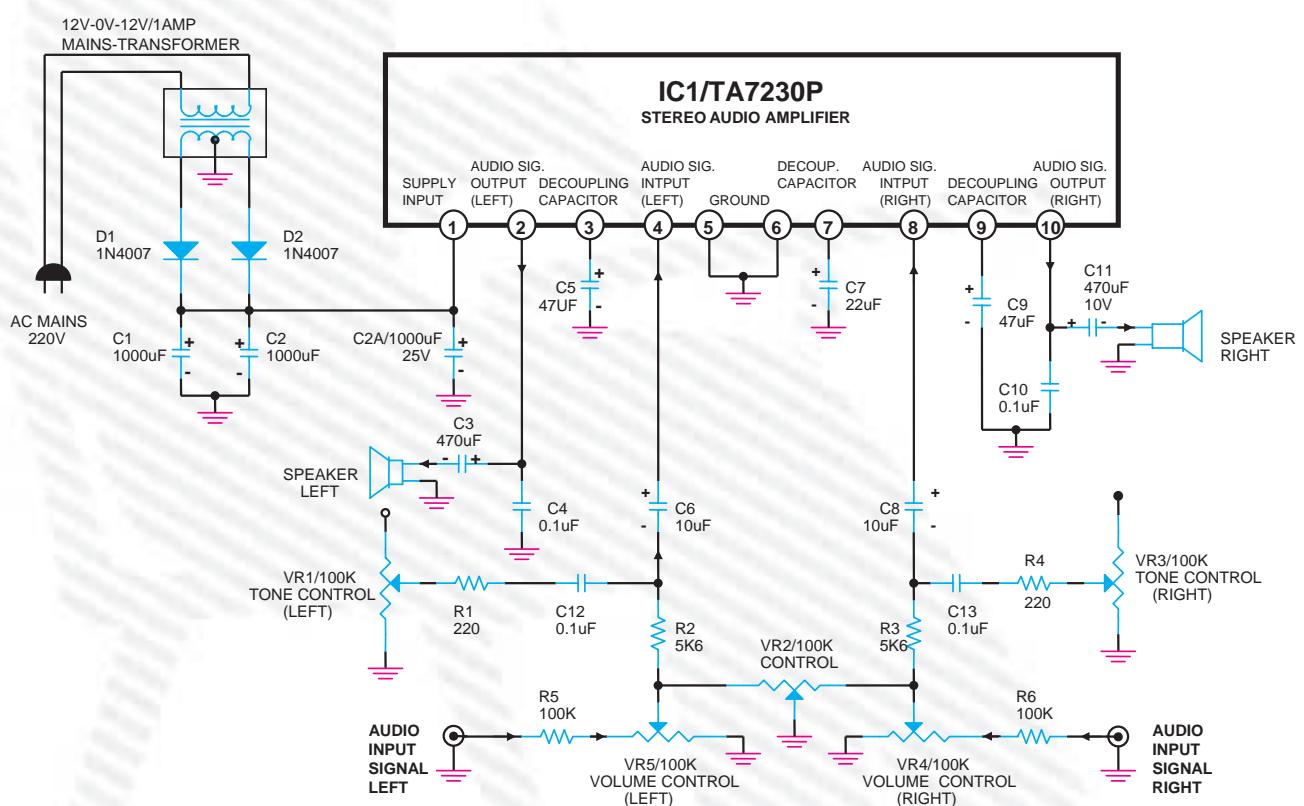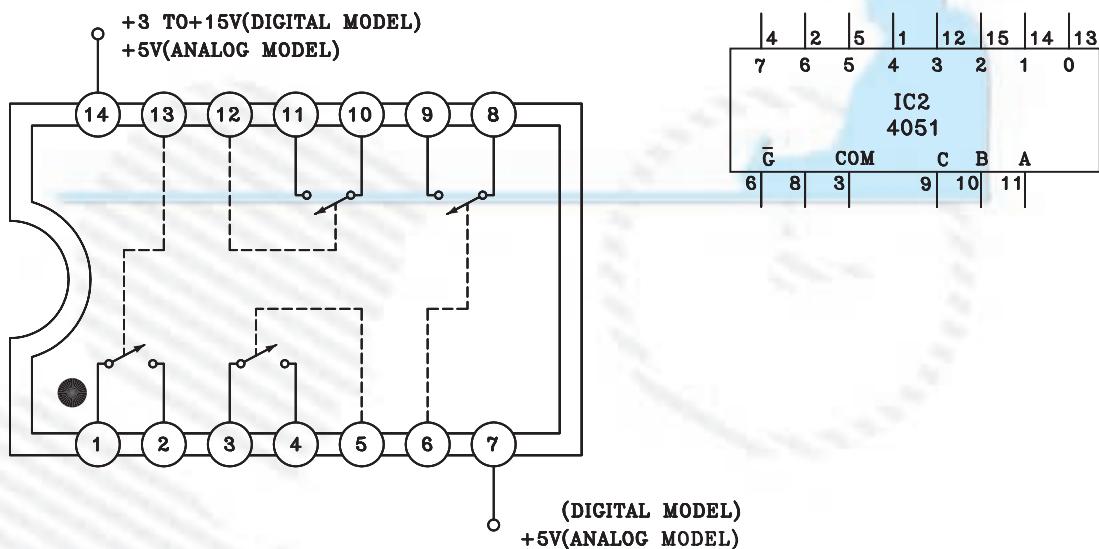۹- نام و کاربرد هریک از آی‌سی‌های شکل زیر را به طور خلاصه شرح دهید.



با توجه به نقشه بالا مدار آمپلی فایر صوتی که سیستم استریو است به سوالات زیر پاسخ دهید.

۱۰- نقش ولوم VR₂ کدام است؟

د - ولوم تن کنترل

ج - ولوم بالانس

الف - ولوم کنترل دامنه ب - ولوم Bass


۱۱- وظیفه و لومهای VR_۳ و VR_۴ کدام است؟

- الف - کنترل صدای بم
ج - کنترل صدای زیر و بم

ب - کنترل صدای زیر
د - کنترل دامنه سیگنال هر کانال

خودآزمایی عملی

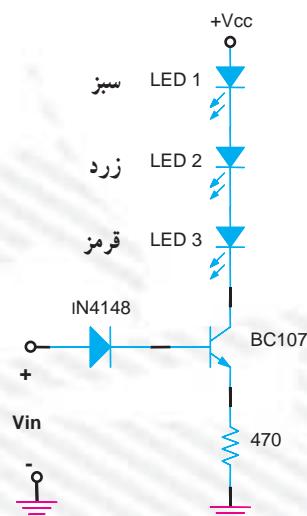در صورتی که وقت اضافی داشتید مدار شکل زیر را بر روی بردبرد بیندید و نقطه A ورودی مدار به خروجی تقویت کنندهٔ ضبط صوت یا بلندگو وصل کنید و نحوه روشن شدن LED‌ها را بررسی کنید.



فصل چهارم

بررسی کاهش اثرات نویز

هدف کلی

آموزش نحوه‌ی بررسی کاهش اثرات نویز در دستگاه‌های ضبط صوت

هدف‌های رفتاری: فرآگیر پس از پایان این فصل قادر خواهد بود:

- ۱- نویز را در سیستم ضبط تعریف کند.
- ۲- سیستم دالبی و انواع آن را تعریف کند.
- ۳- کاربرد مترآکم کننده limiter و محدود کننده high comprosor و توسعه‌دهنده (منبسط کننده) Expander و ترکیب کننده compander را بیان کند.

ساعت آموزش		
جمع	عملی	نظری
۶	۲	۴

پیش آزمون (۱۴)

۱- نویز چه نوع سیگنالی است؟

الف - سیگنال اصلی صوت

ج - سیگنال فرکانس بالا

۲- سیستم DNL به چه منظوری در دستگاه ضبط صوت به کار می رود؟

ب - مدار کنترل صدای زیر و بم

الف - تقویت سیگنال نویز

د - حذف نویز

ج - تغییر فاز سیگنال

۳- سیستم دالبی نویز در چه زمانی در دستگاه ضبط به کار می رود؟

ب - زمان ضبط سیگنال

الف - زمان پخش سیگنال

ج - زمان پاک کردن سیگنال از روی نوار

د - زمان ضبط - پخش

۴- فشرده کننده یا متراکم کننده (compressor) در دستگاه صدابرداری چه نقشی دارد؟

ب - ضبط صوت

الف - تقویت کننده

د - محدود کننده‌ی دامنه‌ی سیگنال صوتی در لحظه

ج - برش دهنده دامنه

۵- نویز توسط کدام مدار در سیستم صدابرداری حذف می شود؟

ب - محدود کننده


الف - DNL

د - Expander و Componder ، DNL


ج - فشرده کننده

۱-۴- آشنایی با نحوه کاهش اثرات نویز

تعریف نویز: نویز عبارت از هر نوع صدای ناخواسته‌ای است که در خلال ضبط یک سیگنال صوتی یا یک برنامه موسیقی به سیگنال اضافه می‌شود. شکل (۴-۱) اثر نویز را نشان می‌دهد.

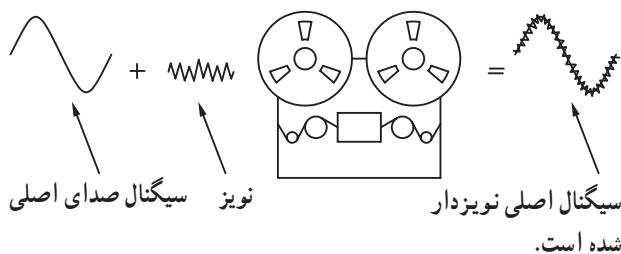

شکل ۱-۴-۱- اثر نویز روی سیگنال ورودی

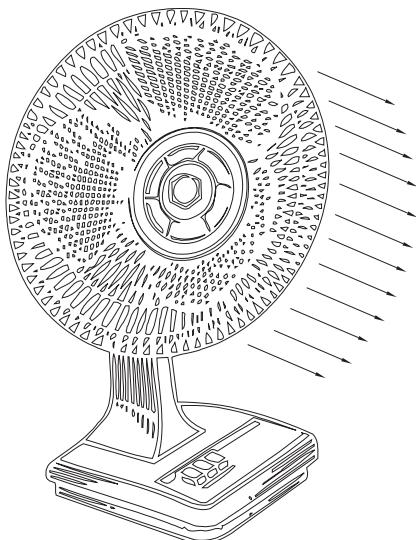

شکل ۱-۴-۲- لرزش و صدای پنکه می‌تواند یک منبع نویز در داخل استودیو صدابرداری باشد.


أنواع نویز: نویز انواع مختلف دارد. به عنوان مثال می‌توان نویزهایی که در محیط و فضای اطراف دستگاه ضبط صوت از طریق صدای موتور دستگاه لوازم خانگی، قطع و وصل کردن کلیدهای جریان برق سایر لوازم، وسایل لرزان و نفوذ هرگونه صدا به داخل استودیوی صدابرداری را نام برد.

برای رفع این نوع نویز باید ابتدا عامل تولید آن‌ها را تشخیص داد و سپس به رفع آن‌ها اقدام کرد. شکل (۴-۲) یک پنکه را نشان می‌دهد. چنانچه این پنکه در اتاق صدابرداری قرار گیرد ایجاد نویز می‌کند.




شکل ۳-۴- تلفن بی‌سیم در داخل اتاق صدابرداری یک مولد نویز محسوب می‌شود.

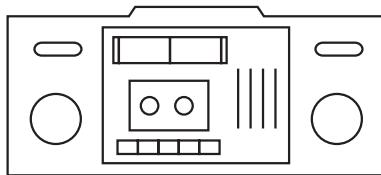در شکل (۴-۳) یک تلفن بی‌سیم را مشاهده می‌کنید. اگر از این تلفن در محیط صدابرداری استفاده شود امواج آن به صورت پارازیت و نویز توسط دستگاه ضبط صوت، ضبط می‌شود. این نوع نویزها را نویز محیطی یا خارجی می‌نامند.





الف - دستگاه ضبط صوت

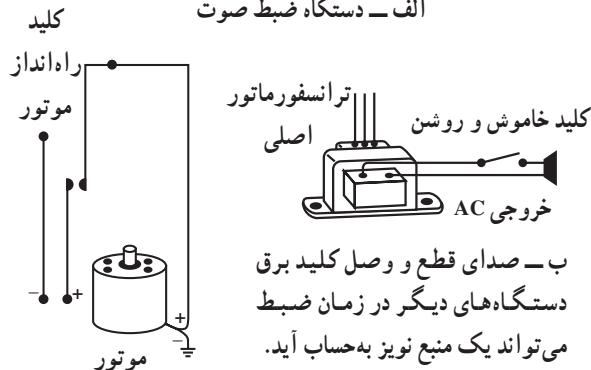


ج - صدای موتور ضبط در زمان
ضبط سیگنال ایجاد نویز می کند.

نوع دوم نویز، نویزهای هستند که از قطعات و المانهای داخلی دستگاه ضبط صوت یا سیستم صوتی به وجود می آید. صدای ناخواسته‌ای که تولید می شود می تواند صدای خش خش تقویت کننده‌ها، صدای موتور دستگاه ضبط صوت، کابل‌های میکروفون، اتصال‌های نادرست فیش‌ها، بلندگوها یا نشتی خازن صافی منبع تغذیه، شل بودن اتصال‌های مربوط به سیم‌ها و پایه‌های ولوم‌ها باشد. در شکل (۴-۴) برخی از این قطعات که می توانند منبع نویز باشند نشان داده شده است. این قبیل نویزها را نویز داخلی می گویند.

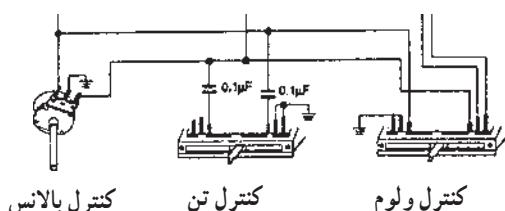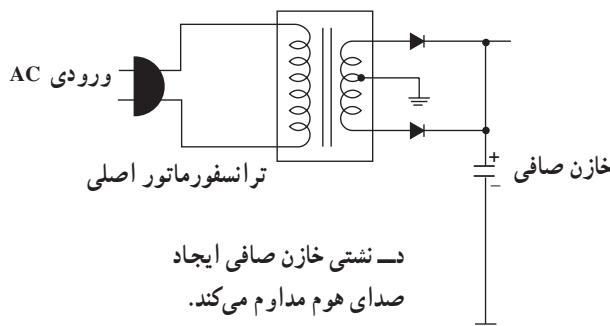

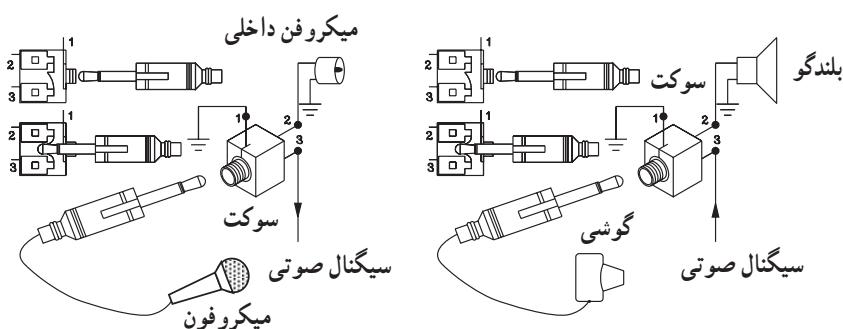ه - ضعیف بودن اتصال سیم‌ها یا کثیف بودن ولوم در حين صدابرداری و ضبط، در صدای اصلی لرزش و نویز ایجاد می کند.




و - قطع و وصل شدن اتصال‌ها و فیش‌ها با صدای تقطیق همراه است.

شکل ۴-۴ - منابع نویز داخلی دستگاه



شکل ۴-۵ - عکس از استودیو صدابرداری

$$\text{توان سیگنال} = \frac{\text{نسبت سیگنال به نویز}}{\text{توان نویز}}$$

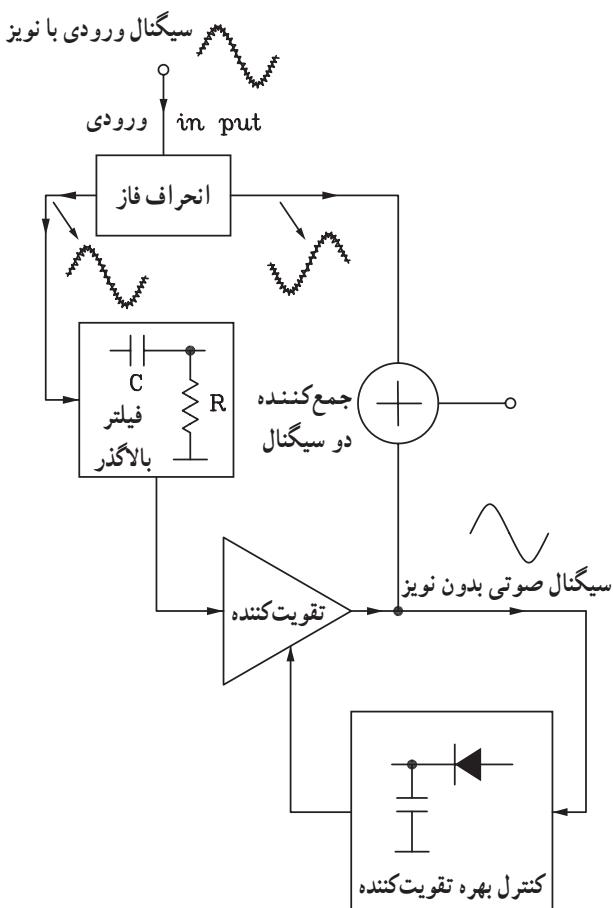

شکل ۴-۶ - بلوک دیاگرام سیستم DNL

در استودیوها و مکان‌هایی که صدابرداری و ضبط صدا انجام می‌شود باید تاحدامکان محیط ساکت باشد. البته هرگز نمی‌توان محیط کاملاً پاک از نویز به وجود آورد. از این رو وجود نویز تاحدی قابل تحمل است. چنانچه نویز بیش از آن حد شود می‌گویند صدای ضبط شده با نویز همراه است. میزان نویز قابل تحمل را با نمودارهای تجربی و عملی تعیین می‌کنند.

۱-۱-۴ - نسبت سیگنال به نویز: نسبت توان سیگنال صوتی موردنظر به توان نویز را نسبت سیگنال به نویز می‌گویند و با (S/N) نشان می‌دهند.

هرقدر میزان تقویت سیگنال صوتی بیشتر و میزان تقویت نویز کمتر باشد نسبت S/N افزایش می‌یابد و تأثیر نویز در دستگاه ضبط صوت کم می‌شود.

۱-۲-۴ - سیستم DNL^۱ یا محدودکننده دینامیکی سطح نویز: مدار محدودکننده دینامیکی سطح نویز یا سیستم DNL نوعی سیستم حذف نویز است که در سیستم‌های ضبط مغناطیسی حرفه‌ای از اهمیت زیادی برخوردار است. در این سیستم ابتدا سیگنال نویزهای فرکانس بالا را از سیگنال صوتی جدا می‌کنند سپس با اختلاف فاز، مجددآن را به سیگنال صوتی آلوده به نویز اضافه می‌کنند.

به این ترتیب، سیگنال نویز حذف می‌شود یا کاهش می‌یابد. سیستم DNL معمولاً شامل مدار تغییردهنده فاز، فیلتر بالاگذر، تقویت کننده یک‌سوساز نیم موج و جمع کننده است. در شکل (۴-۶) بلوک دیاگرام سیستم DNL را ملاحظه می‌کنید. با توجه به بلوک دیاگرام شکل (۴-۶) سیگنال ورودی آلوده به نویز به مدار انحراف‌دهنده فاز وارد می‌شود. در خروجی این مدار دو سیگنال با اختلاف فاز 180° درجه به وجود می‌آید. سیگنال هم فاز ورودی از فیلتر بالاگذر عبور می‌کند. در این فیلتر دامنه سیگنال بالاگذر عبور می‌کند. در این فیلتر دامنه سیگنال صوتی حذف می‌شود و نویزهای فرکانس بالا در خروجی ظاهر می‌شوند. سپس

با استفاده از سیستم DNL می‌توان اکثر نویز را کاهش داد.

دامنه‌ی آن توسط یک تقویت‌کننده افزایش می‌یابد. بهره AV تقویت‌کننده متغیر بوده و توسط سیگنال فیدبک کنترل می‌شود. سیگنال خروجی تقویت‌کننده با سیگنال ورودی اختلاف فاز یافته جمع می‌شود و از آنجا که سیگنال‌های نویز اعمال شده به جمع‌کننده با هم 180° درجه اختلاف فاز دارند، یک دیگر را خنثی می‌کنند. در این سیستم وقتی دامنه سیگنال ورودی کم است میزان نویز به حداقل می‌رسد. معمولاً هنگام ضبط صدا نویز پیشترین دامنه را بروی نوار ضبط شده دارد. با استفاده از سیستم DNL می‌توان اکثر نویز را کاهش داد. این روش مشابه سیستم دالبی است که بعداً تشریح خواهد شد.



شکل ۴-۷- دستگاه میکسر یا مخلوط‌کننده که روی میز صدا در استودیو صدابرداری قرار دارد.

۳-۱-۴- سیستم فشرده‌کننده و محدودکننده^۱: مدارهای فشرده‌کننده (Limiter) و محدودکننده (high compressor) در دستگاه‌های صدابرداری پیشرفته و توسط صدابرداران حرفه‌ای در استودیوها استفاده می‌شود.

شکل (۴-۷) یک دستگاه مخلوط‌کننده در صدابرداری حرفه‌ای را نشان می‌دهد که دارای چندین کاتال ورودی صدا است.

مدارهای فشرده‌کننده و محدودکننده در زمان‌هایی که صدابردار تواند شخصاً صدای‌های ورودی به دستگاه را کنترل کند به کار می‌رود.


این حالت در ضبط اغلب نمایشنامه‌ها، ارکسترها موسیقی، گزارش‌های ورزشی و زنده که در آن به طور ناگهانی حالت گفتار عوض می‌شود کاربرد دارد.



در این نوع برنامه‌ها کنترل صدا مشکل است و ضرورت کنترل صدا به صورت خودکار کاملاً حس می‌شود. در این شرایط صدابردار را مجبورند پیوسته ولوم‌ها را کم یا زیاد کنند (شکل ۴-۸) تا سطح صدا مطلوب شود. از طرفی چون این عمل با کندی و تأخیر صورت می‌گیرد، کیفیت پخش برنامه کاهش می‌یابد. برای حل این مشکل از این دو مدار به صورت اتوماتیک در دستگاه استفاده می‌شود.




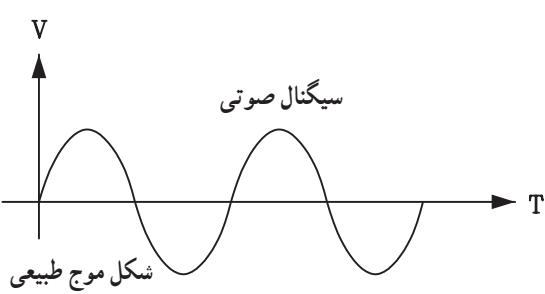شکل ۴-۸- اتاق فرمان را نشان می‌دهد که صدابردار در حال تنظیم و کنترل برنامه است.




محدودکننده Limiter: محدودکننده یا لیمیتر مداری است که می‌تواند حد اکثر صدا را طوری کنترل کند که هیچ وقت صدا دارای اعوجاج نشود. صدابردار می‌تواند پایین ترین حد صدا را کنترل کند، اما بالاترین حد صدا باید به صورت اتوماتیک کنترل شود.


در شکل (۴-۹) دونوع سیگنال صوتی طبیعی و اعوجاج دار نشان داده شده است.

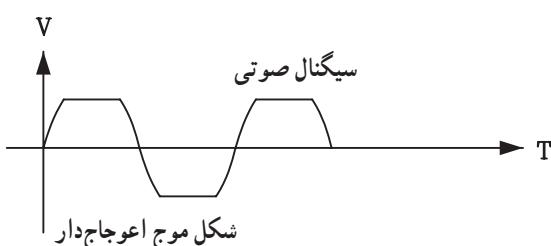


شکل ۴-۹- سیگنال صوتی طبیعی و اعوجاج دار

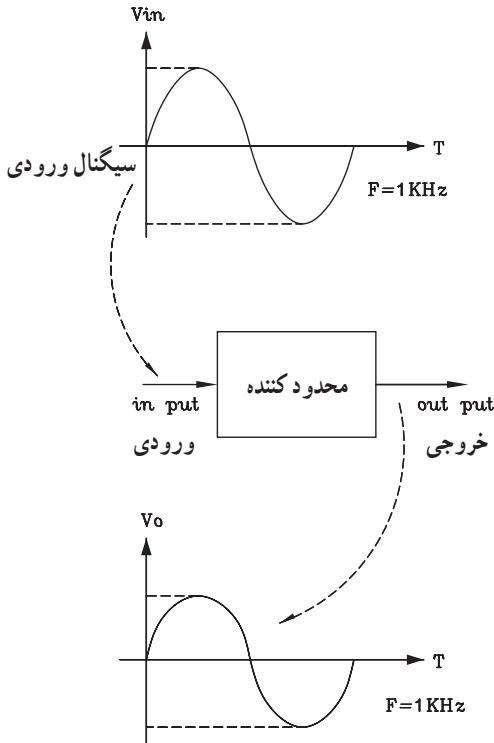

شکل ۴-۱۰—بلوک دیاگرام ساده محدود کننده

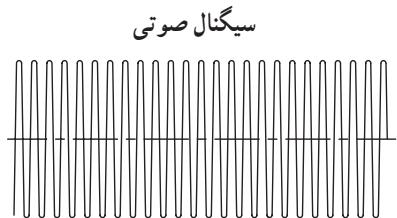

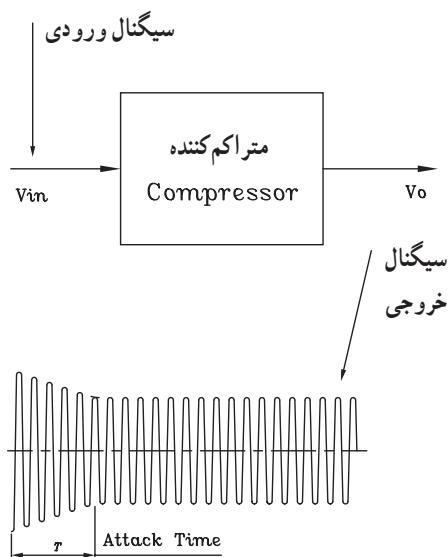در شکل (۴-۱۰) کار محدود کننده را ملاحظه می کنید.
با توجه به شکل، چنانچه دامنه سیگنال ورودی افزایش
یابد خروجی محدود کننده، ثابت باقی می ماند.




را زمان حمله می نامند و آن مدت زمانی است که طول می کشد تا فشرده کننده بر روی سیگنال تأثیر بگذارد. این زمان معمولاً ۱/۵ کمتر از ۱ ثانیه است.

شکل ۱۱-۴— نحوه عمل متراکم کننده

T را زمان حمله می نامند و آن مدت زمانی است که طول می کشد تا فشرده کننده بر روی سیگنال تأثیر بگذارد. این زمان معمولاً ۱/۵ کمتر از ۱ ثانیه است.

فسرده کننده یا متراکم کننده (Compressor): مدار محدود کننده، افزایش طبیعی صدا را یکباره و کاملاً ناگهانی محدود می کند. به طوری که احساس مطلوبی در شنونده به وجود نمی آید. برای رفع این اشکال از مدار فشرده کننده استفاده می شود. در مدار فشرده کننده تغییرات دامنه سیگنال خروجی در مقایسه با ورودی قابل تعیین است. فشرده کننده ها قادرند صدای با دامنه های شدیدتر را پیش تر و صدای های با دامنه های کم تر، کم تر محدود کنند.


به این ترتیب تغییرات ناگهانی سطح سیگنال هم کم تر به گوش شنونده می رسد و صدای حالت طبیعی تری به خود می گیرد شکل (۱۱-۴) نحوه عمل فشرده کننده یا متراکم کننده را نشان می دهد.

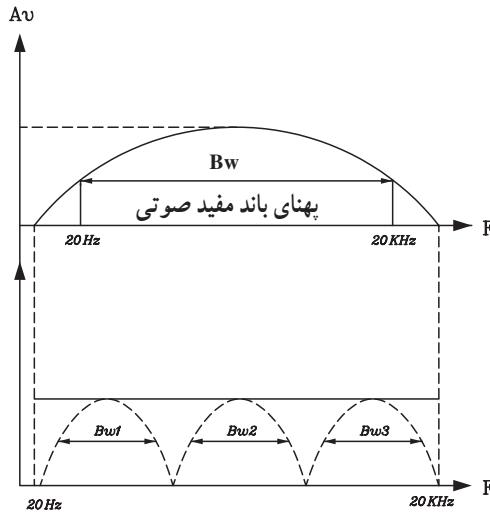

شکل ۱۲-۴- تقسیم باند فرکانس صوتی به چند باند کوچک‌تر


۱-۴- توسعه دهنده یا Expander: در سیستم‌های

صوتی برای افزایش نسبت سیگنال به نویز از مدار Expander استفاده می‌شود. در این روش فرکانس صوتی را به چند باند کوچک‌تر با پهنهای باند معین تقسیم‌بندی می‌کنند و هر باند را از فیلترهای خاص عبور می‌دهند تا نویز یا هیس همراه سیگنال صوتی حذف شود (شکل ۱۲-۴).

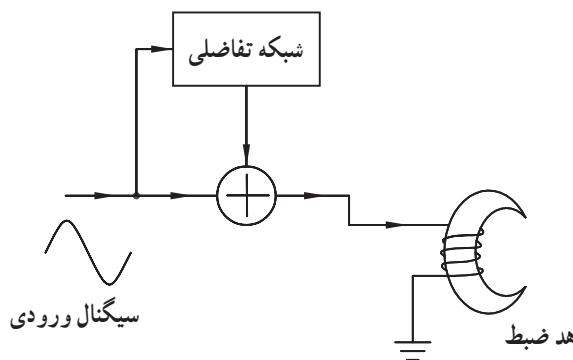


شکل ۱۳-۴- بلوك دياگرام ساده مدار Expander

بلوك دياگرام ساده Expander را در شکل ۱۳-۴ مشاهده می‌کنید. در این مدار سیگنال اصلی قبل از رسیدن به هد ضبط از دو مسیر مستقیم و مسیر شبکه‌ی تفاضلی عبور می‌کند و در مدار جمع کننده، دو سیگنال با هم جمع می‌شوند. در زمان پخش، سیگنال مجدد از دو مسیر مستقیم و شبکه‌ی تفاضلی عبور می‌کند و در نهایت توسط یک تفریق کننده از یک دیگر کم می‌شوند (شکل ۱۴).

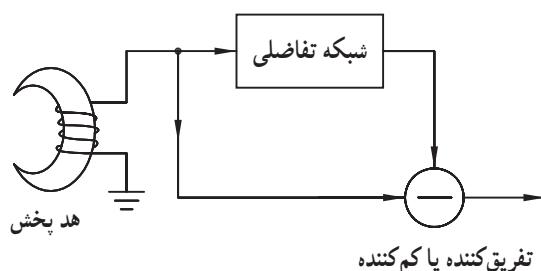

شکل ۱۴-۴- بلوك دياگرام ساده مدار Expander


در مدار Expander، سیگنال اصلی قبل از رسیدن به هد ضبط از دو مسیر مستقیم و مسیر شبکه‌ی تفاضلی عبور می‌کند و در مدار جمع کننده، دو سیگنال با هم جمع می‌شوند.

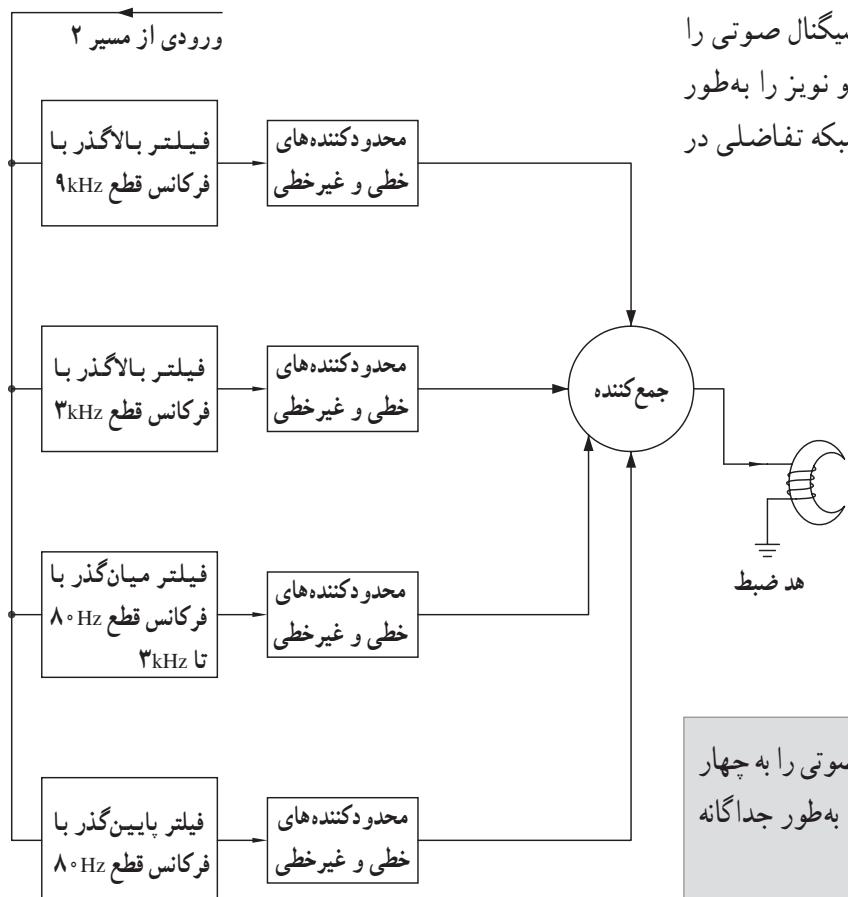

شکل ۴-۱۵- بلوک دیاگرام کامل شبکه تفاضلی

معمولًاً شبکه تفاضلی، طیف فرکانسی سیگنال صوتی را به چهار باند تقسیم می‌کند و در هر باند دامنه و نویز را به طور جداگانه محدود می‌کند. بلوک دیاگرام کامل شبکه تفاضلی در شکل (۴-۱۵) نشان داده شده است.

شبکه تفاضلی، طیف فرکانسی سیگنال صوتی را به چهار باند تقسیم می‌کند و در هر باند دامنه و نویز را به طور جداگانه محدود می‌کند.

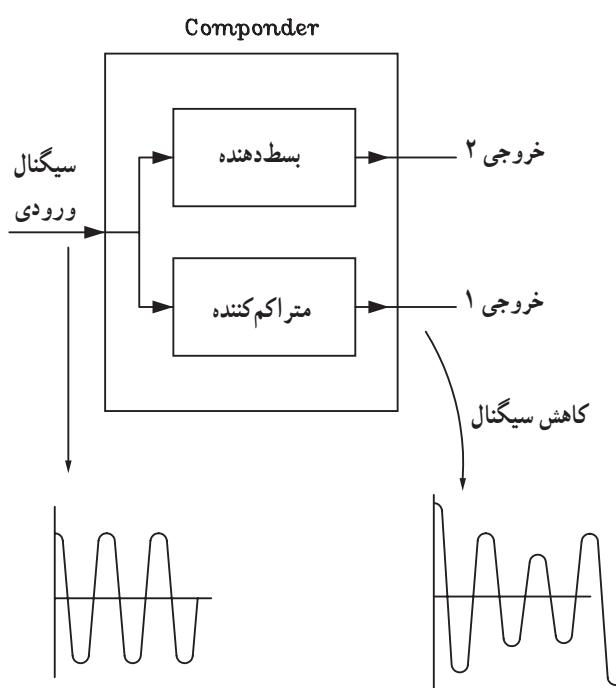

شکل ۴-۱۶- بلوک دیاگرام مدار Componder

۴-۱-۵- ترکیب‌کننده یا Componder: مدار Componder یکی از مدارهای کاربردی است که در دستگاه میز صدابرداری استودیو به کار می‌رود. عمل Componder تراکم سیگنال‌های ورودی و توسعه سیگنال خروجی است.

این مدار نسبت سیگنال به نویز ($\frac{S}{N}$) را در سیستم‌های صدابرداری افزایش می‌دهد. با توجه به بلوک دیاگرام شکل (۴-۱۶) سیگنال ورودی هم‌زمان می‌تواند Metraakm شده یا توسط یک Expander بسط داده شود.


مدار Componder نسبت سیگنال به نویز ($\frac{S}{N}$) را در سیستم‌های صدابرداری افزایش می‌دهد.

۴-۲- سیستم دالبی (DOLBY) و انواع آن


در ضبط مغناطیسی نسبت سیگنال به نویز ($\frac{S}{N}$) بستگی به

سرعت ضبط روی نوار و عرض مسیر نوار دارد. اگر سرعت حرکت نوار، آهسته و عرض نوار خیلی کوچک باشد، صدای هیس یا نویز زیاد می‌شود به طوری که نویز هنگام پخش نوار شنیده می‌شود. شیوه‌ی ضبط سیگنال صوتی به صورت دالبی مطابق شکل (۴-۱۷) است.

در این سیستم سیگنال از دو مسیر عبور می‌کند و در انتها پس از ترکیب شدن با هم به هد ضبط صدا می‌رسند. در مسیر ۱ سیگنال به طور مستقیم به جمع‌کننده وارد می‌شود و در مسیر ۲ سیگنال پس از عبور از مدارهای فشرده‌کننده، توسعه‌دهنده و فیلتر به جمع‌کننده اعمال می‌شود.

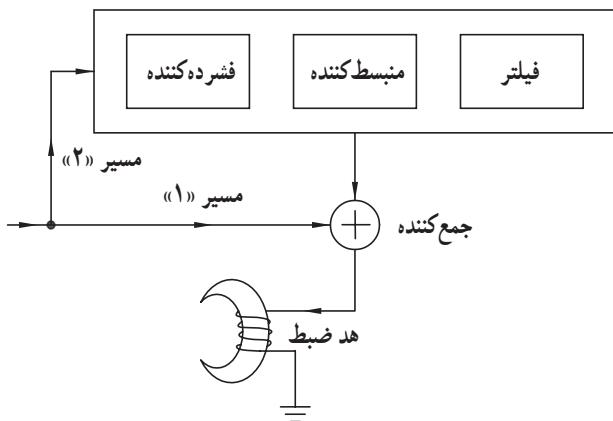


شکل ۴-۱۷- نحوه کار سیستم دالبی

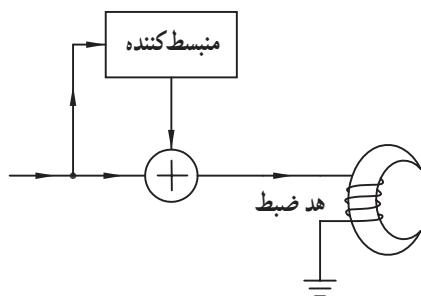

شکل ۴-۱۸- بلوک دیاگرام سیستم دالبی نوع A


بلوک دیاگرام سیستم دالبی نوع A طبق شکل (۴-۱۸) است. در این سیستم سیگنال از طریق مسیرهای مستقیم و منبسط کننده^۱ به مدار جمع‌کننده می‌رسد.

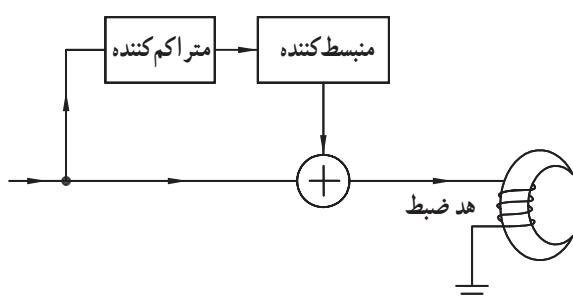

شکل ۴-۱۹- بلوک دیاگرام سیستم دالبی نوع B


در سیستم دالبی نوع B عمل تقویت سیگنال‌های فرکانس بالا فقط تا 10dB انجام می‌شود. در شکل (۴-۱۹) بلوک دیاگرام سیستم دالبی نوع B شناس داده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود در مسیر غیرمستقیم علاوه بر مدار منبسط کننده یک مدار متراکم کننده نیز قرار دارد. عملکرد سیستم دالبی نوع C مشابه نوع B است با این تفاوت که عمل تقویت فقط برای سیگنال‌های بالاتر از 5 کیلوهرتز انجام می‌شود و میزان تقویت برابر با ۲۰dB است.

^۱- منبسط کننده یا توسعه‌دهنده همان Expander است.

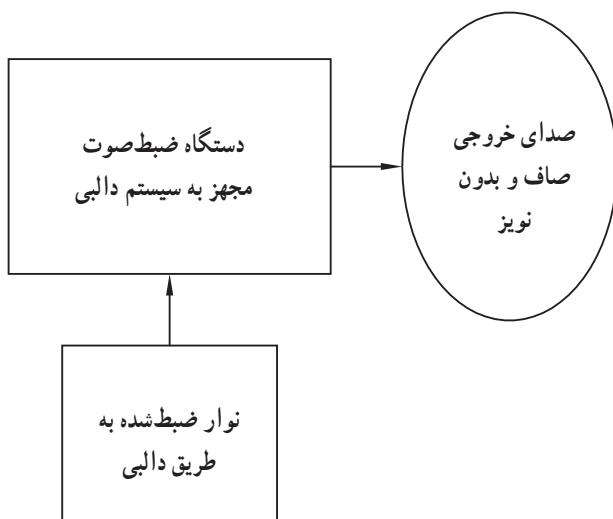


شکل ۴-۲۰—مشخصات سیستم دالبی

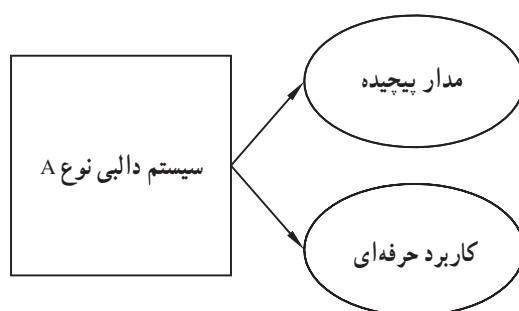اگر نواری با سیستم دالبی ضبط شود و توسط یک دستگاه مجهر به سیستم دالبی پخش شود صدای خروجی به صورت صاف و شفاف و بدون صدای هیس از بلندگو شنیده می‌شود (شکل ۴-۲۰).




سیستم دالبی در سه نوع A، B و C طراحی می‌شود. سیستم دالبی نوع A دارای مدار پیچیده است و اغلب در سیستم‌های ضبط حرفه‌ای استفاده می‌شود. سیستم‌های دالبی نوع B و C ساده‌تر از دالبی نوع A هستند و عملاً در دستگاه‌های ضبط صوت خانگی پیشرفته که دارای کیفیت بالا هستند به کار برده می‌شود (شکل ۴-۲۱).

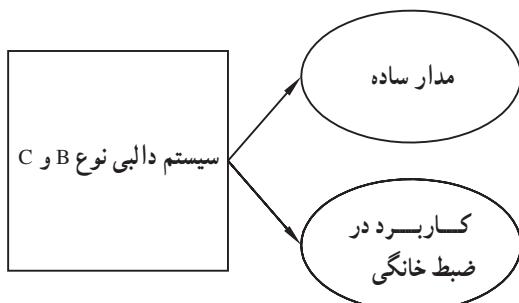

شکل ۴-۲۱— مقایسه سیستم‌های دالبی نوع A با B و C

آزمون پایانی (۱۴)

- ۱- سیگنال نویز کدام است؟
 الف - صدای موتور الکتریکی
 ب - سیگنال‌های تلفن بی‌سیم
 ج - سیگنال ناشی از قطع و وصل کلیدها
 د - هر سه مورد
- ۲- کدام مدار در DNL کاربرد دارد؟
 الف - فیلتر RC ب - تقویت کننده
 ج - انحراف‌دهنده فاز د - هر سه مورد
- ۳- کنترل بهره تقویت کننده در DNL با کدام مدار انجام می‌شود؟
 الف - فیلتر بالاگذر RC
 ب - انحراف‌دهنده فاز و یک‌سوساز پیک
 ج - انحراف‌دهنده فاز و فیلتر
 د - یک‌سوساز (نیم‌موج) پیک
- ۴- کدام سیستم دالبی عمل تقویت سیگنال را تا 10° dB انجام می‌دهد؟
 الف - A ب - B ج - C و A
- ۵- محدود کننده یا Limiter به منظور به کار می‌رود.
 الف - کاهش نویز
 ب - تقویت سیگنال صدا
 ج - کاهش اعوجاج
- ۶- فرق متراکم کننده و محدود کننده در چیست?
 الف - زمان کاهش دامنه
 ب - زمان افزایش دامنه
 ج - هیچ فرقی ندارد.
- ۷- کاربرد Componder در صدابرداری کدام است?
 الف - تقویت سیگنال به نویز
 ب - کاهش اعوجاج
 ج - حذف سیگنال صدا
- ۸- بلوك دیاگرام شکل زیر نام کدام مدار است?
 الف - محدود کننده
 ب - توسعه‌دهنده
 ج - فشرده کننده

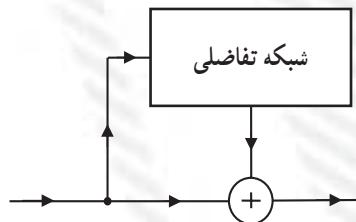

- ۹- در سیستم دالبی نوع B از کدام مدار استفاده می‌شود؟
- الف - توسعه‌دهنده
ب - فشرده‌کننده
ج - فیلتر و تقویت‌کننده
د - منبسط‌کننده و متراکم‌کننده
- ۱۰- کدام نوع سیستم دالبی سیگنال‌های بالاتر از ۵ کیلوهرتز را تقویت می‌کند؟
- الف - A
ب - B
ج - C
د - C و B
- ۱۱- نحوه‌ی حذف نویز در سیستم دالبی را به اختصار توضیح دهید.
- ۱۲- زمان حمله (Attack time) را تعریف کنید.

فصل پنجم

بررسی نوارهای مبنا

هدف کلی

آموزش نحوه‌ی بررسی نوارهای مبنای مغناطیسی در دستگاه‌های ضبط و پخش صوت

هدف‌های رفتاری: فرآگیر پس از پایان این فصل قادر خواهد بود:

- ۱- ساختمان نوارهای مغناطیسی را شرح دهد.
- ۲- کاربرد نوارهای مغناطیسی را بیان کند.
- ۳- نوار مغناطیسی (Tape) را تشریح کند.
- ۴- اجزای مختلف یک نوار کاست را توضیح دهد.
- ۵- منحنی مغناطیسی نوار را تشریح کند.
- ۶- سیستم توقف نوار را تشریح کند.

ساعت آموزش		
جمع	عملی	نظری
۶	۲	۴

پیشآزمون (۵)

- ۱- جنس نوار مغناطیسی ضبط صوت از چیست؟
الف - پلاستیک ب - PVC ج - پلی استر
- ۲- نوار مغناطیسی ضبط و پخش صوت از چند لایه ساخته می شود؟
الف - ۲ ب - ۴ ج - ۱
- ۳- چند نوع نوار از نظر مواد مغناطیسی وجود دارد؟
الف - ۵ ب - ۳ ج - ۲
- ۴- عرض نوار مغناطیسی ضبط و پخش صوت استریو دولبه چند میلی متر است؟
الف - ۶/۳ ب - ۳/۸ ج - ۱۲/۷
- ۵- زمان کاستها را با کدام حرف مشخص می کنند؟
الف - A ب - B ج - C
- ۶- جنس مواد مغناطیسی در نوار LH کدام نوع است؟
الف - اکسید آهن ب - دی اکسید کروم ج - کبالت
- ۷- در سیستم الکترونیکی توقف نوار از کدام المان استفاده می شود؟
الف - رله ب - لامپ، دیود معمولی ج - ترانزیستور



۱-۵- آشنایی با نوارهای مبنای مغناطیسی

نوار مغناطیسی از دو لایه تشکیل می‌شود. این دو لایه بر روی هم قرار می‌گیرند. لایه اول پایه یا بیس نام دارد. بیس نوارهای مغناطیسی را در گذشته از ماده‌ای به نام استات سلوزل می‌ساختند. این ماده کیفیت مطلوبی نداشت زیرا گرد و غبار را جذب می‌کرد و در درازمدت خشک و شکننده می‌شد.


بعدها از ماده پی‌وی‌سی (PVC) و به دنبال آن از پلی‌استر برای ساخت بیس نوارها استفاده شد. شکل (۱-۵) قسمتی از نوار را نشان می‌دهد.

پلی‌استر به علت مقاومت زیاد در برابر کشیدگی در ساخت بیس نوار به کار می‌رود زیرا نوار باید در مقابل کش‌آمدن در طول و خم شدن در پهنا مقاوم باشد. کش‌آمدن نوار تغییرات ناخواسته‌ای در صدا به وجود می‌آورد.

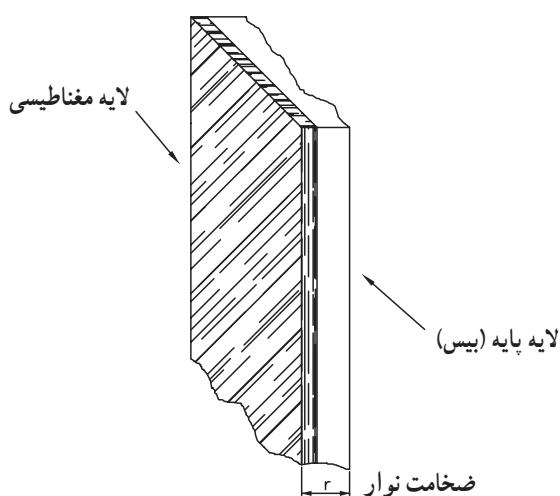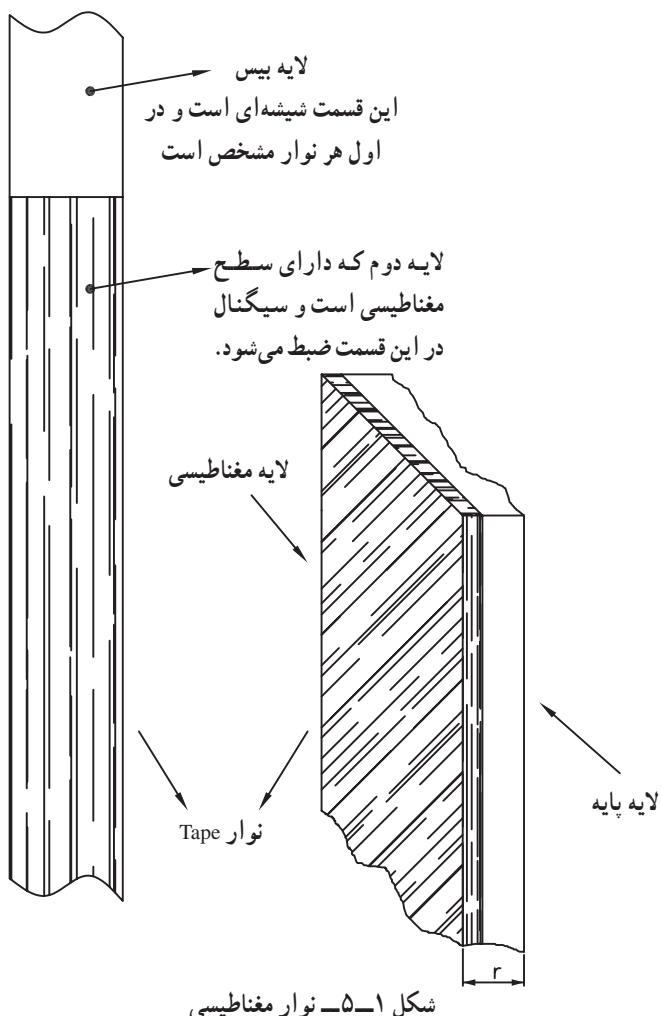
نوار باید در مقابل کش‌آمدن در طول و خم شدن در پهنا مقاوم باشد.



همچنین تمايل به خم شدن در پهنا، تماس نوار با هد را بسیار کم می‌کند. بیس نوار نقشی، در فرآيند ضبط مغناطیسی ندارد و فقط بعنوان يك حامل پوشش به کار می‌رود. سطح ضبط‌کننده صدا عبارتست از پوششی ظریف و یکنواخت از ماده‌ای فرم‌مغناطیسی که روی بیس چسبانده می‌شود (شکل ۲-۵). این سطح، ترکیبی از ذرات اکسید آهن کروم و يك ماده نگهدارنده مانند ونیلیت^۱ است که به صورت یکنواخت در طول نوار و روی لایه بیس قرار می‌گیرد.

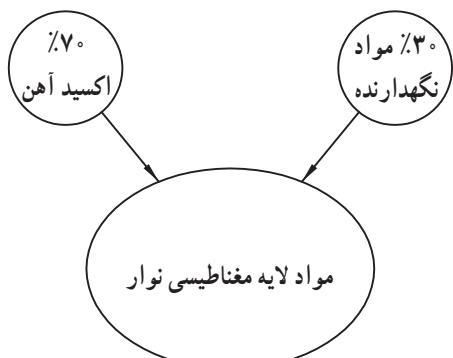

شکل ۳-۵-۵- مواد لایه مغناطیسی نوار

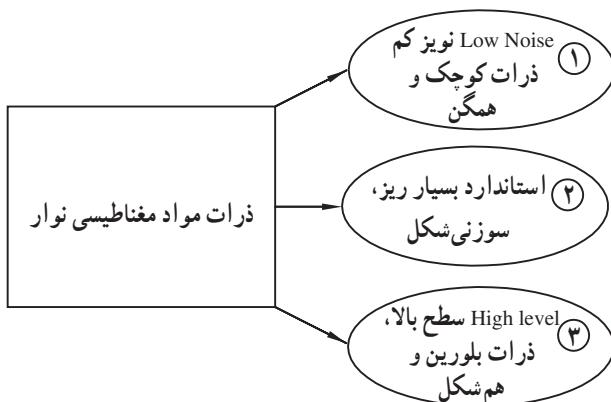

شکل ۴-۵- انواع نوار از نظر ذرات مغناطیسی



۱-۱-۵- مواد مغناطیسی نوارهای مغناطیسی:
اکسید آهن به کار رفته در نوارهای مغناطیسی از ذرات بسیار ریز سوزنی شکل تشکیل شده‌اند که هریک ابعادی در حدود 4×10^{-6} تا 4×10^{-4} میکرون دارند. در نوارهای مغناطیسی نسبت اکسید آهن 70% و نسبت مواد نگهدارنده 30% است (شکل ۳-۵).

- نوارها را از نظر ذرات مواد مغناطیسی به سه دسته به شرح زیر تقسیم می‌کنند (شکل ۴-۵).

الف - نوار با نویز کم (Low Noise): این نوار دارای نویز کم و نسبت سیگنال به نویز بالایی است. ذرات موجود در این نوار کوچک و همگن است.

ب - نوار استاندارد: این نوع نوار دارای حساسیت قابل قبول است و به جریان بایاس کمی نیاز دارد.

ج - نوار سطح بالا (High Level): این نوار دارای خاصیت ضدپس‌ماند مغناطیسی بالایی است و ساختار بلورین طوفی و ذراتی هم شکل دارد و جریان بایاس آن زیاد است.

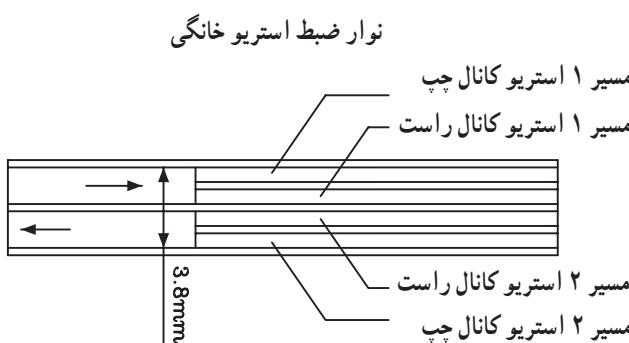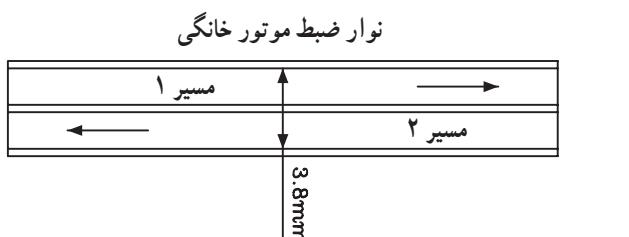

شکل ۵-۵- عرض نوارهای مغناطیسی خانگی


۱-۱-۶- پهنهای نوارهای مغناطیسی: پهنهای نوارهای مغناطیسی مناسب با نوع کاربرد صدابرداری و ضبط سیگنال متفاوت است. در نوارهای خانگی عرض یا پهنهای نوار $3/8$ میلی‌متر و در نوارهای ریلی صدابرداری $6/2$ میلی‌متر است. در شکل ۵-۵) برخی از نوارهای مغناطیسی با پهنهای مختلف نشان داده شده است.

برای ضبط به روش استریوفونیک در دستگاههای ضبط صوت ریلی از سیستم دولبه استفاده می‌شود. پهنهای نوار در این سیستم به دو قسمت مساوی تقسیم می‌شود. هریک از کانال‌های ضبط بر روی این مسیرها (Track) ضبط می‌شوند، (تراک یا مسیر راست و چپ).

در جدول (۱-۵) کاربرد نوارهای مغناطیسی بر حسب پهنهای نوار آمده است. برای ضبط موسیقی در استودیوهای حرفه‌ای از نوار با ضخامت ۲ اینچی ($50/8$ میلی‌متر) استفاده می‌شود.

جدول ۱-۵- کاربرد نوارها با توجه به عرض آن‌ها

پهنهای نوار	تعداد لبه یا تراک‌های صدا
$6/3\text{mm}$	استریو (دولبه) مونو (یک‌لبه)
$12/7\text{mm}$	چهار‌لبه
$25/4\text{mm}$	هشت‌لبه
$50/8\text{mm}$	شانزده‌لبه یا بیست و چهار‌لبه

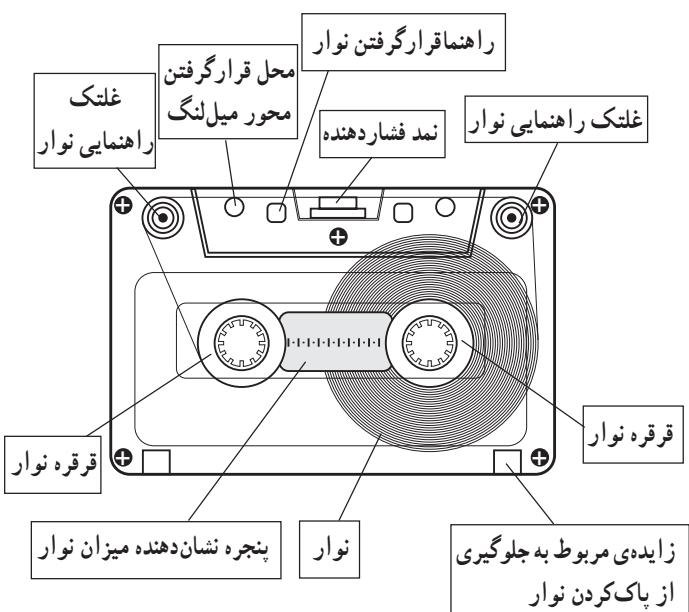

شکل ۶- شکل ظاهری نوار

جدول ۲-۵- طول و زمان پخش انواع نوارها

نوار	زمان بر حسب دقیقه	طول نوار بر حسب متر
C 3°	2×15	۴۵ متر
C 6°	2×30	۹۰ متر
C 9°	2×45	۱۳۵ متر
C 12°	2×60	۱۸۰ متر


۲-۵- انواع نوارهای مغناطیسی (Tape)

نوارهای مغناطیسی با توجه به سیستم جمع‌آوری نوار از مقابل هد به سه دسته کاستی، کارتیجی و ریلی تقسیم می‌شوند. در شکل (۲-۵) نمای ظاهری یک نوار کاست نشان داده شده است. ابعاد این نوارها استاندارد شده و در اندازه‌ی $8 \times 63 \times 100$ میلی‌متر ساخته می‌شود. عرض نوار مغناطیسی کاست‌ها $3/8$ میلی‌متر است. زمان ضبط روی کاست بر حسب دقیقه است که با حرف C نشان داده می‌شود. نواری که زمان ضبط کامل در دو طرف آن 60° دقیقه یعنی $2 \times 30^{\circ}$ باشد را با $C6^{\circ}$ مشخص می‌کنند.


در جدول (۲-۵) انواع کاست‌ها بر حسب زمان و طول

نوار مشخص شده است.

سرعت حرکت نوار در مقابل هد، استاندارد شده و در حدود ۴/۷۵ سانتی متر بر ثانیه است. در شکل (۵-۷) نمای پشت و جلو نوار نشان داده شده است. در پشت نوار دو باریکه (زاده) پلاستیکی قرار دارد. چنان‌چه این دو زاده را بشکنید، دیگر قادر به پاک کردن نوار یا ضبط مجدد آن نخواهد بود. به عبارت دیگر اطلاعات ضبط شده محافظت می‌شود. در صورتی که بخواهید مجدد روی نوار ضبط کنید می‌توانید با استفاده از یک تکه چسب شبشهای روی دریچه را بیندید. طولانی بودن زمان عملکرد نوارهای C۹۰° و C۱۲۰° سبب آسیب‌دیدن و معیوب شدن موتور و قسمت‌های مکانیکی دستگاه ضبط صوت می‌شود.

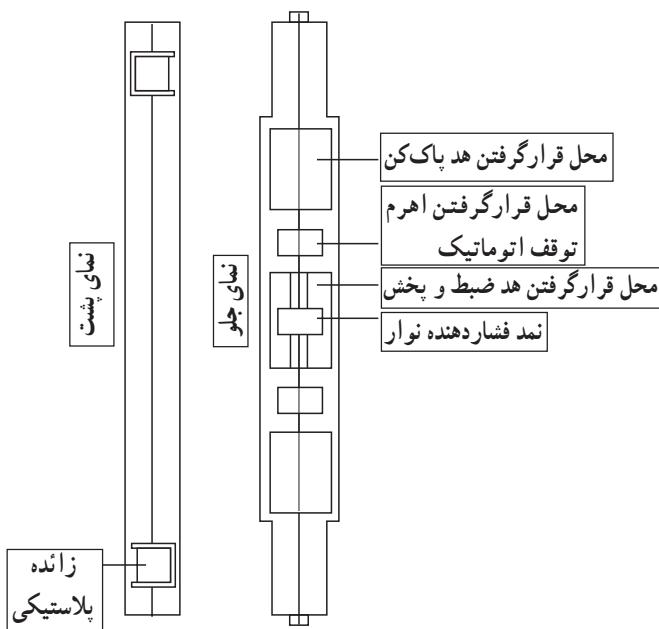


شکل ۷-۵-نمای جلو و پشت کاست خانگی

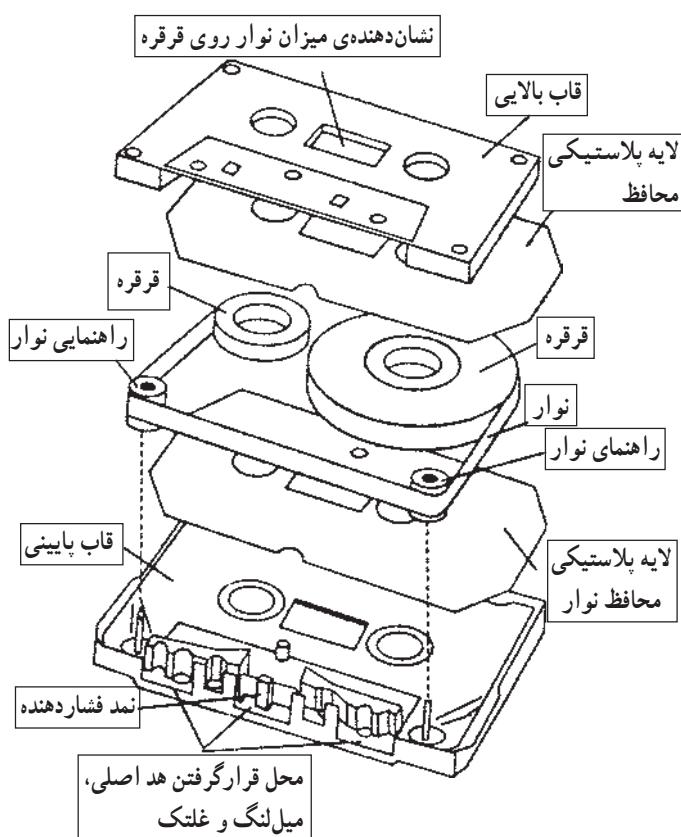

شکل ۸-اجزای قطعات نوار کاست


کاست‌های خانگی: نوار یا کاست‌های خانگی از قسمت‌های مختلفی تشکیل شده است. این نوارها معمولاً دارای مارک‌های مختلفی هستند که از نظر کیفیت و قیمت با هم تفاوت دارند. در شکل (۵-۸) اجزای داخلی نوار را مشاهده می‌کنید.

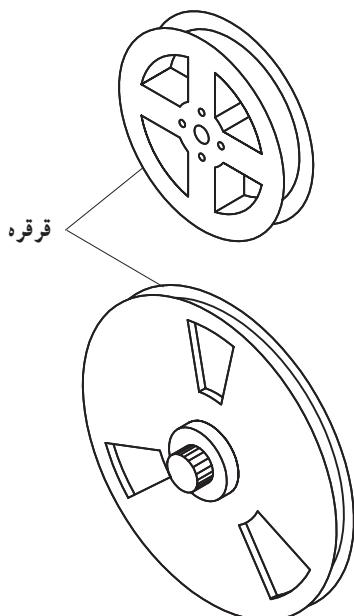

شکل ۹-۵-۹- نوار کارتريج و قرقه داخل آن

کارتريج: در نوع کارتريجي، نوار به صورت حلقه‌اي بسته است و تنها روی يك قرقره پيچيده می شود. به عبارت دیگر با استوانه‌هایي که نوار روی آن جمع می شود در يك محفظه واحد قرار دارد، قرقره‌های خالی که نوار هنگام بازشدن از قرقره اصلی و عبور از هد، دور آن‌ها جمع می شود، با قطرهای ۳ اينچي (۸ سانتي متر)، ۵ اينچي (۱۲ سانتي متر) و يا ۷ اينچي (۱۸ سانتي متر) ساخته می شوند. اين قرقره‌ها را قرقره‌های سينمائي می نامند (شکل ۹-۵).

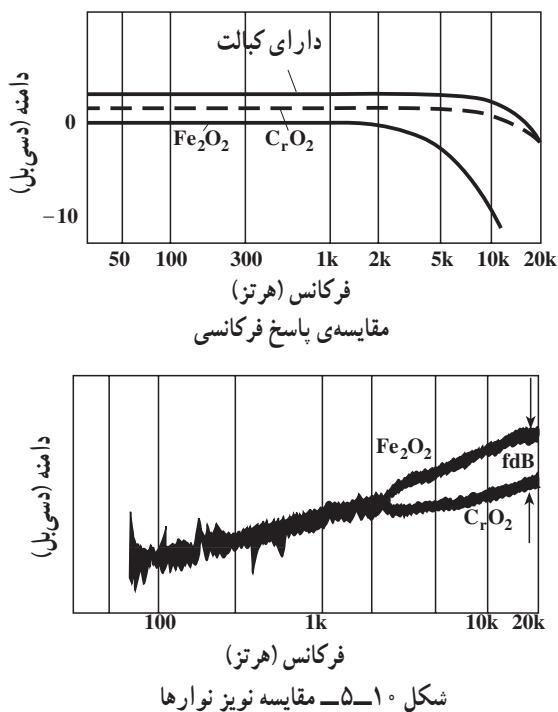در نوع کارتريجي، نوار به صورت حلقه‌اي بسته است و تنها روی يك قرقره پيچيده می شود.




۳-۵- پوشش‌های مغناطيسی نوار ضبط صوت
پوشش يا سطح مغناطيسی نوارهای ضبط صوت در پنج نوع اكسید آهن (Fe_2O_3)، اكسید کربن (CO_2)، فری کروم (CrO_2) و $FeCO_3$ ، متالیک و کیالت ساخته می شود.
هریک از این نوارها دارای خصوصیات ویژه‌ای هستند که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان نویز و پاسخ فرکانسی را نام برد.
در شکل (۹-۱۰) پاسخ فرکانسی چند نمونه نوار آمده است.

در جدول (۵-۳) پاسخ فرکانسی انواع نوارها و میزان سبیت سیگنال به نویز بر حسب dB آمده است.

جدول ۵-۳

ردیف	علامت اختصاری	نوع نوار	پاسخ فرکانسی	ثبت سیگنال به dB نویز بر حسب
۱	Low Noise High out put =LH Normal	اکسید آهن Fe_2O_3	$30\text{ Hz} - 14\text{ kHz}$	۵۴
۲	CrO_2	دی اکسید کروم CrO_2	$30\text{ Hz} - 15\text{ kHz}$	۵۶
۳	CrO_2 FeCO_3 و CrO_2	فری کروم FeCO_3 و CrO_2	$30\text{ Hz} - 16\text{ kHz}$	۵۹
۴	metallic	متالیک آهن و اکسید فریک	$30\text{ Hz} - 16\text{ kHz}$	۵۸
۵	CrO_2 Cobalt	کبالت	پاسخ فرکانسی محدود	کمتر از بقیه

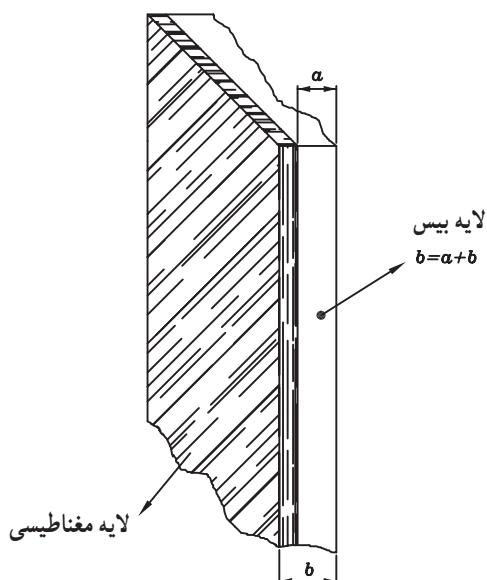


شکل ۱۱-۵- نوار مغناطیسی

۴-۵- زمان و سرعت پخش نوار با توجه به ضخامت آن ضخامت نوار، حاصل جمع ضخامت لایه پایه و پوشش مغناطیسی است. در شکل (۱۱-۵) این ضخامت را مشاهده می کنید.

ضخامت‌های متفاوت نوار که با توجه به لایه بیس و ضخامت روکش‌های مغناطیسی نوار به دست می‌آید، روی مدت زمان پخش اثر می‌گذارد.

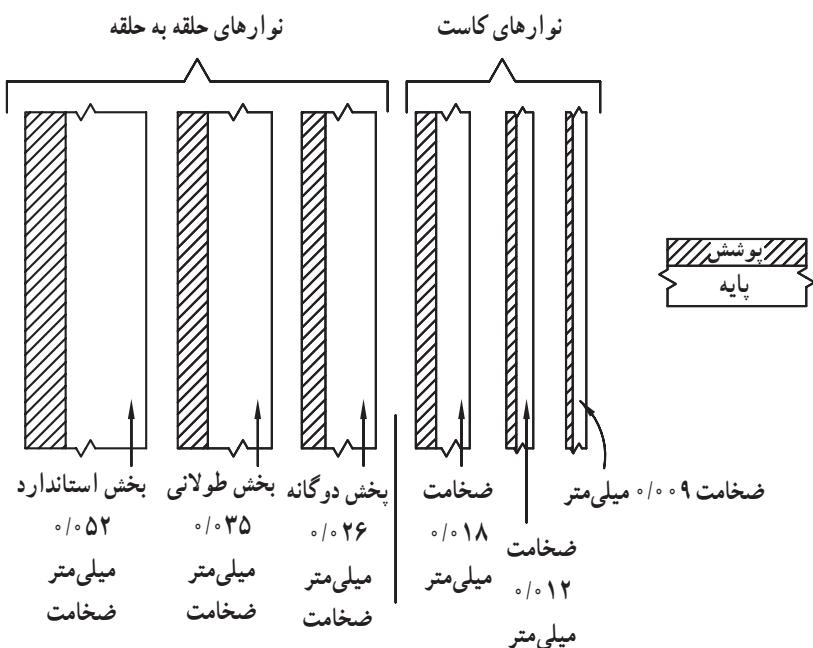معمولًاً کاست با نوارهای نازک‌تر بیش از نوارهای استاندارد ریلی در معرض کش قرار دارند. این امر باعث تغییر صدا در زمان پخش می‌شود. برای داشتن ضبط و پخش یکنواخت برای سیگنال‌های صوتی باید سرعت حرکت نوار در زمان ضبط و پخش برابر باشد. گوش انسان به عدم برابری سرعت ضبط و پخش مخصوصاً در فرکانس‌های میانی محدوده‌ی فرکانس صوتی حساس است.



در شکل (۱۲-۵) تفاوت سرعت نوارهای کاست و ریلی نشان داده شده است.


در حداقل سرعت حرکت $19/1 \text{ cm/s}$ کیفیت صدا مطلوب است	حداقل سرعت حرکت $2/4 \text{ cm/s}$ حداکثر سرعت حرکت $4/75 \text{ cm/s}$
در حداکثر سرعت حرکت $76/2 \text{ cm/s}$ کیفیت ضبط صدا اهمیت ندارد	
نوارهای ریلی	نوارهای کاست

شکل ۱۲-۵- حداقل و حداکثر سرعت نوار با توجه به لایه‌های آن در نوارهای کاستی و ریلی


۵-۵- منحنی مغناطیسی نوارها و جریان بایاس
در شکل (۱۳-۵) دو منحنی مغناطیسی نوار اکسید آهن و
دی اکسید کروم را مشاهده می کنید.

منحنی خط چین حلقه‌ی هیسترزیس (مغناطیسی) نوار اکسید آهن با مقدار شدت میدان مغناطیسی $H = 300$ اورستد و چگالی فوران مغناطیسی 1000 گوس را نشان می دهد.

منحنی دیگر حلقه‌ی مغناطیسی نوار دی اکسید کروم است که در آن شدت مغناطیسی $H = 450$ اورستد و چگالی فوران مغناطیسی 150 گوس می باشد. همان‌طوری که در شکل پیداست نوار دی اکسید کروم به جریان بایاس بیشتری نیاز دارد.

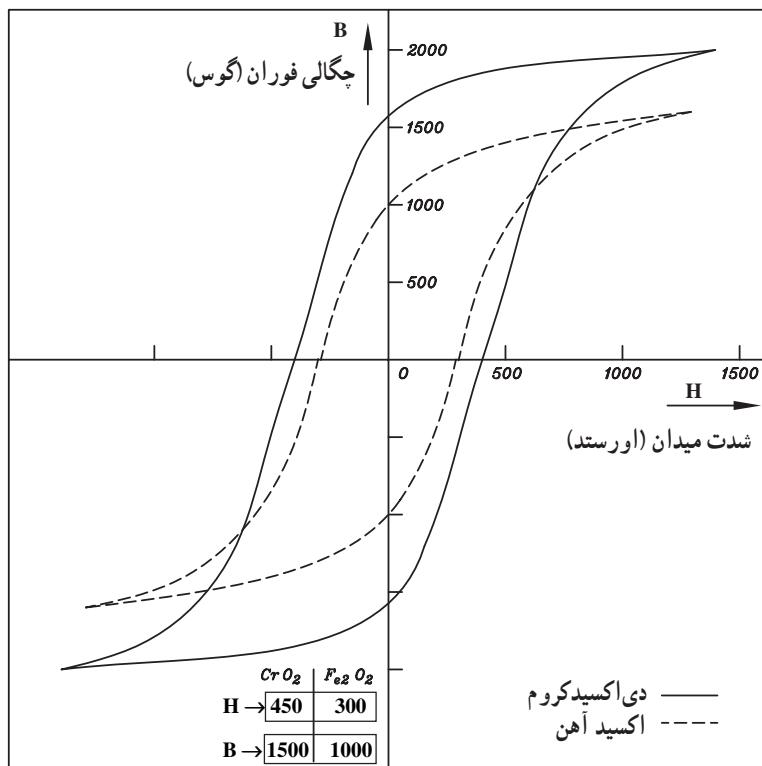


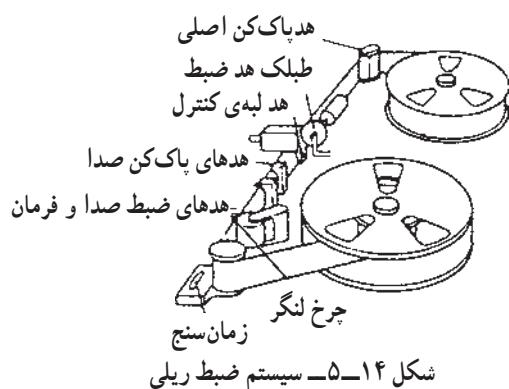شکل ۱۳-۵- منحنی مغناطیسی نوارهای دی اکسید کروم و اکسید آهن



۶-۵- آشنایی با سیستم توقف نوار


در دستگاه ضبط صوت ریلی یا کاست بعد از تمام شدن عمل ضبط یا پخش نوار، یا در هنگام بردن سریع نوار به جلو^۱ یا برگشت سریع نوار به عقب^۲، باید موقعیت مکانی نوار حفظ شود. در غیر این صورت در سیستم ریلی نوار بیرون می ریزد و در سیستم کاست کش می آید (شکل های ۱۴-۵ و ۱۵-۵).

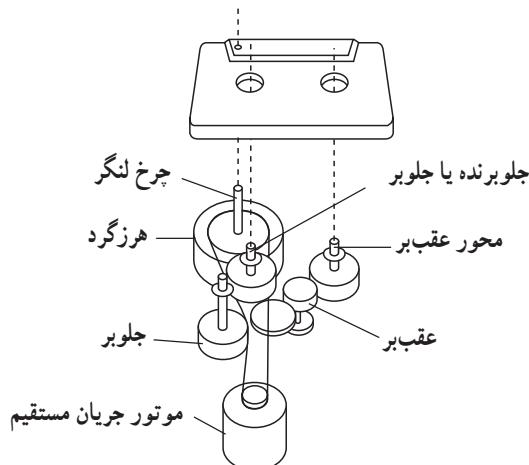


شکل ۵-۱۵—سیستم محرک نوار کاستی

برای توقف نوار از یک سیستم ترمز استفاده می‌شود. سیستم ترمز باید بسیار کارآمد باشد و توقف آنی نوار را در هر موقعیت دلخواه برای حالت ضبط یا پخش ایجاد کند و از جلو یا به عقب رفتن بیش از حد نسبت به موقعیت مورد نظر جلوگیری به عمل آورد.

۱-۵-۶—آشنایی با توقف سیستم محرک نوار از طریق کلید مکانیکی: نوار در هنگام ضبط یا پخش با سرعت ثابت از مقابله هد حرکت می‌کند (شکل ۵-۱۶).

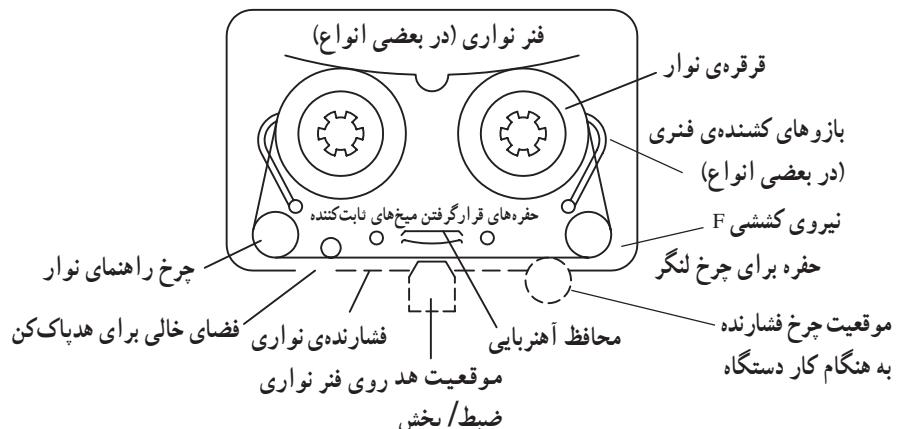


شکل ۵-۱۶—نیروی عمودی کششی وارد بر نوار داخل کاست

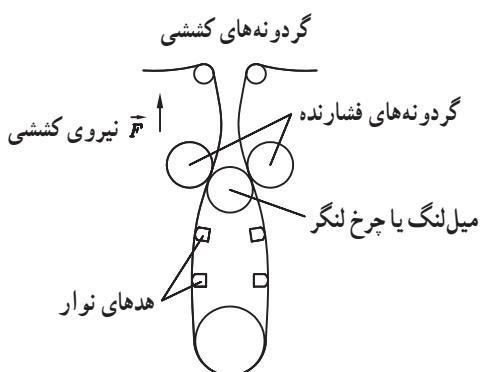

شکل ۵-۱۷—نیروی کششی وارد بر نوار ریلی

نوار در مقابله هد تحت فشار عمودی قرار دارد و تا هنگامی که زیر فشار است به هد نزدیک‌تر است. این فشار توسط فشارنده‌های نمای ایجاد می‌شود. علاوه بر فشار عمودی روی نوار، یک نیروی کششی ضعیف بین دو قرقه جمع کننده، مخزن نوار، غلتک^۱ و میل لنگ ایجاد می‌شود. در شکل (۵-۱۷) نیروی کششی برای دستگاه ضبط صوت ریلی نشان داده شده است.

هنگامی که نوار به انتهای می‌رسد نیروی کششی افزایش می‌باید و توسط یک بازو یا تیغه‌ی فلزی حس می‌شود. این بازو در شکل (۵-۱۸) نشان داده شده است.

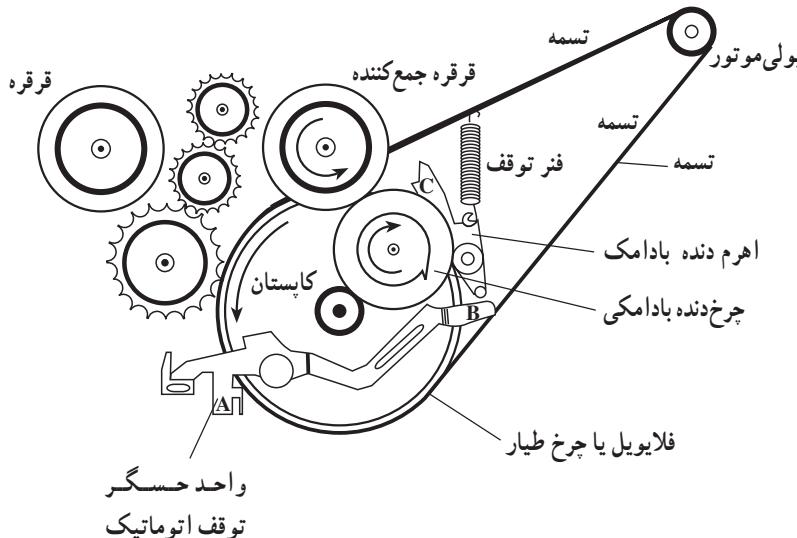


شکل ۵-۱۸—۵—سیستم توقف نوار به صورت مکانیکی

نیروی کششی نوار نقطه A در سمت چپ بازو (حس کننده) را به سمت بالا فشار می‌دهد. با بالا رفتن نقطه A، نقطه B که در سمت راست بازوی حس کننده قرار دارد به طرف پایین حرکت می‌کند و تیغه قفل کننده بادامکی را آزاد می‌سازد و آن را به پایین می‌اندازد.


با پایین افتادن تیغه‌ی بادامکی نقطه C که در لبه‌ی بالا قرار دارد به چرخ دنده بادامک گیر می‌کند و آن را از گردش باز می‌دارد، در این شرایط قرقه جمع کننده نوار از چرخ دنده بادامکی جدا می‌شود و به طور کامل قسمت مکانیکی نوار را متوقف می‌کند.

۵-۶—۵—سیستم توقف نوار به صورت الکترونیکی: همان‌طور که می‌دانید لایه اول نوار «بیس - پایه» هیچ نقشی در ضبط و پخش سیگنال ندارد (شکل ۵-۱۹). این قسمت شفاف است و نور از آن عبور می‌کند. معمولاً در ابتداء و انتهای هر نوار با طول معینی فقط لایه بیس قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر ذرات مغناطیسی در این فاصله پوشش داده نمی‌شود.

در شکل (۵-۱۹) L_۲ و L_۳ ابتداء و انتهای نوار را نشان می‌دهند.

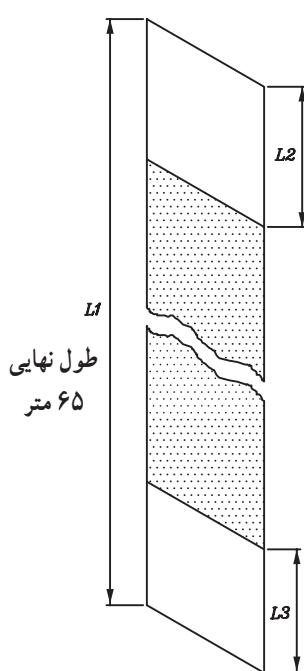


شکل ۵-۱۹

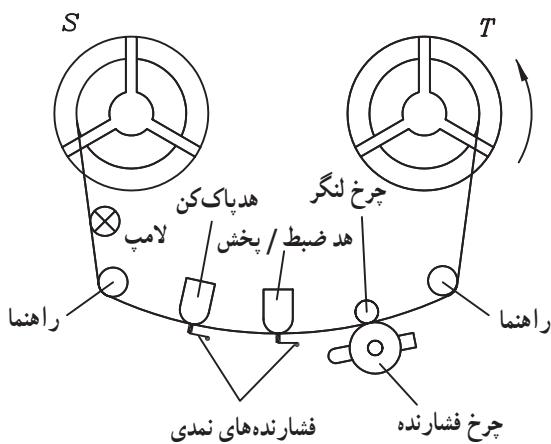

شکل ۵-۲۰ - سیستم ضبط صوت ریلی


در سیستم ضبط ریلی کنار حلقه‌های ضبط قبل از هد پخش، لامپ کوچکی قرار می‌دهند.

در شکل (۵-۲۰) محل قرارگرفتن این لامپ نشان داده شده است. هرگاه لایه شفاف بیس از مقابله این لامپ بگزرد نور لامپ از آن عبور می‌کند. عبور نور لامپ نشانه‌ی رسیدن انتهای نوار است در این هنگام بالا فاصله موتور دستگاه ضبط باید خاموش شود در غیر این صورت نوار از حلقه پر شده T بیرون می‌ریزد.

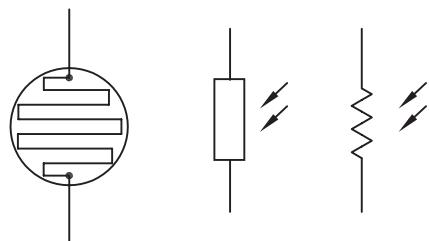

شکل ۵-۲۱ - نمای ظاهری و علامت اختصاری مقاومت تابع نور

در مقابله لامپ یک فتورزیستور یا مقاومت تابع نور یا (LDR) قرار دارد. در شکل (۵-۲۱) علامت اختصاری و نمای ظاهری مقاومت تابع نور نشان داده شده است. از این مقاومت به عنوان تشخیص دهنده‌ی نور لامپ استفاده می‌شود. در صورتی که نور به LDR بتابد مقدار مقاومت آن کاهش می‌یابد.

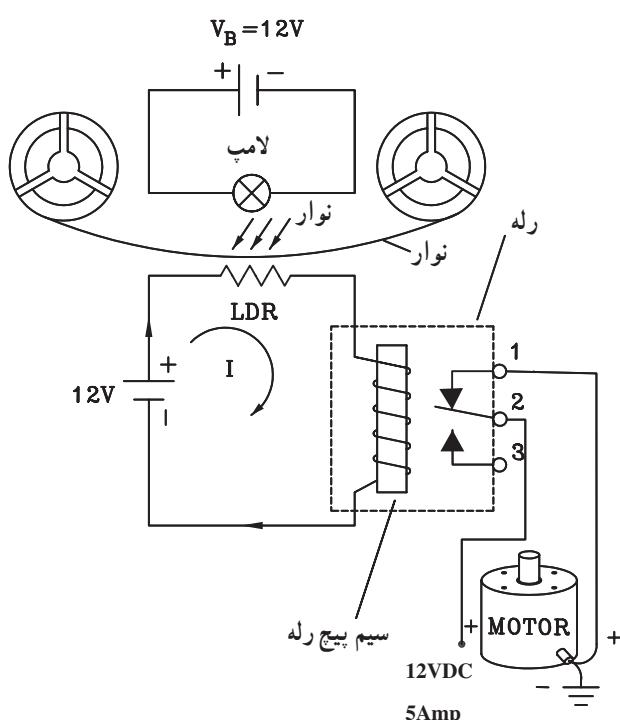


شکل ۵-۲۲ - مدار الکترونیکی توقف نوار

در شکل (۵-۲۲) مدار الکترونیکی توقف نوار را مشاهده می‌کنید. در این مدار مقاومت تابع نور با یک رله به طور سری قرار گرفته است.

هرگاه نور لامپ به LDR برسد مقاومت LDR کم می‌شود و جریان در مدار افزایش می‌یابد. این جریان از سیم پیچ رله عبور می‌کند و باعث مغناطیس شدن سیم پیچ می‌شود. میدان مغناطیسی ایجاد شده را به سمت نقطه A می‌کشد و آنرا از کنتاکت 3 جدا می‌کند و به کنتاکت 2 وصل می‌کند. با این عمل ولتاژ تعذیه 12 ولت موتور قطع و حرکت موتور متوقف می‌شود.


۳-۵-۶- سیستم توقف نوار با استفاده از ترمز مکانیکی: در هنگام تمام شدن عمل ضبط یا پخش نوار یا در انتهای زمان جلوبردن سریع یا یرگشت سریع نوار علاوه بر توقف موتور نیاز است که چرخ دنده ها و قرقه های نوار از گردش بایستند تا موقعیت مکانی نوار حفظ شود. برای رسیدن به این منظور از یک ترمز مکانیکی برای قرقه ها استفاده می شود. در شکل (۲۳-۵) نمای ظاهری این ترمز نشان داده شده است. این ترمز یک اهرم است که یک طرف آن به کلید STOP و طرف دیگر آن به دو کفشک وصل شده است. وقتی کلید STOP فشرده شود، اهرم به سمت پایین حرکت می کند و کفشک های آن روی قرقه های نوار قرار می گیرد و آن ها را از حرکت باز می دارد. در این حال نوار ثابت می شود و حرکتی ندارد.

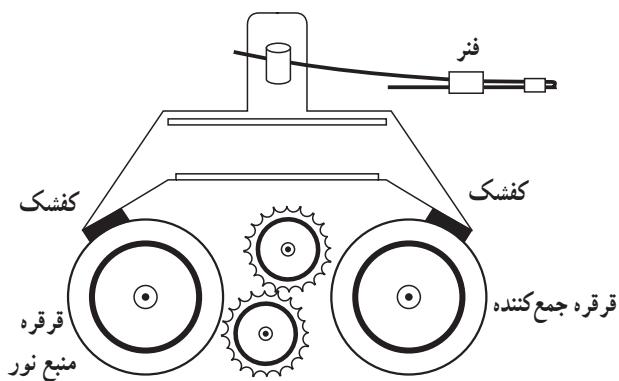

شکل ۲۳-۵- ترمز مکانیکی نوار

آزمون پایانی (۵)

- ۱- جنس نوار باید در مقابل مقاومت داشته باشد.
الف - کش آمدن
ب - خم شدن
ج - مغناطیس شدن
- ۲- پهنهای نوار کاست‌های معمولی چند میلی‌متر است؟
الف - ۶/۲
ب - ۲۵/۴
ج - ۳/۸
د - ۱۲/۷
- ۳- نوارهای با عرض ۸/۵ میلی‌متر چه کاربردی دارند؟
الف - مصارف خانگی
ب - مصارف تجاری
ج - صدابرداری حرفه‌ای
د - استریوفونیک
- ۴- یک کاست با C90 مشخص شده است زمان ضبط آن چه قدر است؟
الف - ۲×۳۰
ب - ۲×۱۵
ج - ۴۵
د - ۲×۴۵
- ۵- سرعت حرکت نوارهای معمولی حدوداً سانتی‌متر بر ثانیه است.
الف - ۴/۷۵
ب - ۳/۸
ج - ۳۰/۲
د - ۳/۲
- ۶- نسبت سیگنال به نویز کدام نوار ۵۸dB است؟
الف - دی‌اکسید کروم
ب - متالیک
ج - اکسید آهن
د - کروم آهن
- ۷- کدام نوار پاسخ فرکانسی (۱۵kHz - ۳۰Hz) دارد؟
الف - فری‌کروم
ب - نرمال
ج - متالیک
د - دی‌اکسید کروم
- ۸- در کدام وضعیت دستگاه ضبط صوت از سیستم توقف نوار استفاده می‌شود؟
الف - اتمام عمل ضبط یا پخش
ب - جلو رفتن سریع نوار
ج - برگشت سریع نوار به عقب
د - هر سه مورد

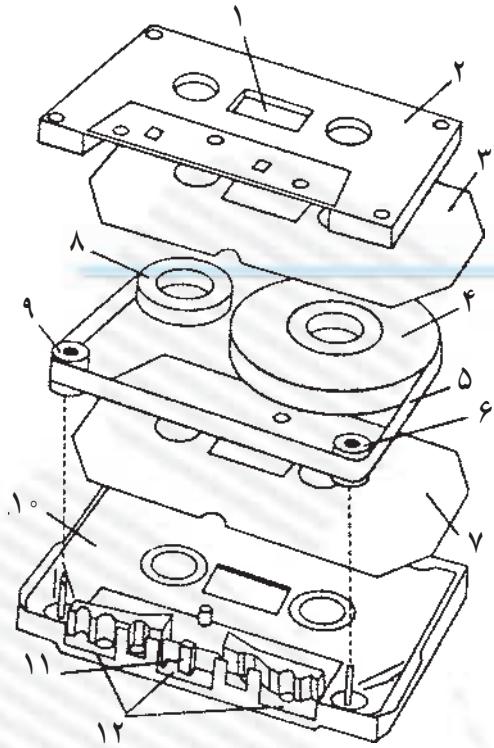

با توجه به شکل به سؤالات زیر پاسخ دهید.

۹- وظیفه قطعه شماره ۳ و ۷ کدام است؟

الف - قرقره جمع کننده نوار

ب - قرقره مخزن نوار

ج - لایه پلاستیکی محافظ نوار

د - قاب نوار

۱۰- نام قطعات شماره ۶ و ۹ چیست؟

الف - پنجره نوار ب - نمد فشار دهنده


ج - قرقره د - راهنمای نوار

۱۱- مرکز نوار محل قرارگیری کدام قطعه است؟

الف - هد اصلی ب - هدپاک کن

ج - غلتک د - میلنگ

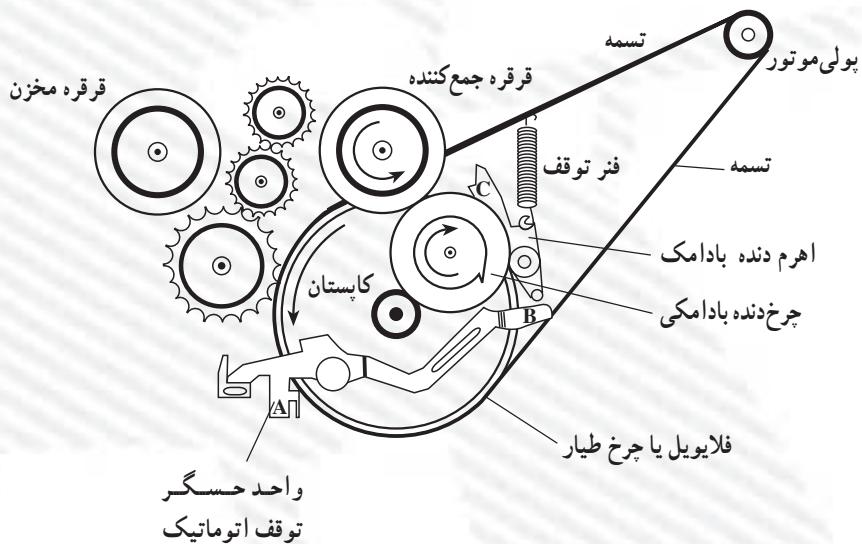با توجه به شکل زیر به سؤالات زیر پاسخ دهید.



۱۲- کاربرد سیستم مکانیکی چیست؟

۱۳- هنگامی که نوار به انتهای رسید نقطه A درست چپ بازو به فشار می‌دهد و نقطه B

به سمت حرکت می‌کند.

فصل ششم

مونتاژ اطلاعات صوتی اضافی بر روی نوار

هدف کلی

آموزش نحوه مونتاژ اطلاعات صوتی اضافی بر روی نوار

هدف‌های رفتاری: فرآگیر پس از پایان این فصل قادر خواهد بود:

- ۱- مراحل مونتاژ و تدوین اطلاعات صوتی را بر روی نوار مغناطیسی بیان کند.
- ۲- دستگاه مخلوط‌کننده صوتی را تعریف کند.
- ۳- بژواک و اکو را تعریف کند.

ساعات آموزش		
جمع	عملی	نظری
۴	۲	۲

پیشآزمون (۶)

۱- مخلوط کننده همان است.

الف - محدودکننده ب - میز صدا
ج - فشرده کننده د - DNL

۲- خروجی مخلوط کننده به وصل می شود.

الف - بلندگو
ب - تقویت کننده
ج - ضبط صوت
د - فرستنده، ضبط صوت، تقویت کننده

۳- کدام گزینه بیان کننده عمل مونتاژ است؟

الف - ضبط صدا

ب - ضبط موسیقی فیلم

ج - بریدن و چسباندن قطعات نوارهای برش خورده

د - تدوین یا اضافه کردن جلوه های صوتی به یک نوار پرشده

۴- برش نوار با زاویه انجام می گیرد.

الف - 30° ب - 45° ج - 75° د - 45° و 160°

۵- دامنه اولین صدای بازتاب شده در تالار کنفرانس چند دسیبل است؟

الف - 90° ب - 30° ج - 40° د - 100°

۶- امواج صوتی بازتابیده از اشیا را بازاوا یا گویند.

الف - اکو ب - پژواک ج - انعکاس د - طنین


۱-۶- مونتاژ و تدوین نوارهای ضبط صوت

اضافه یا حذف کردن یک بخش کوچک از قبیل موسیقی یا جلوه یا افکت‌های صوتی به نوار اصلی در حال ضبط شدن را تدوین گویند.

صداهایی از قبیل صدای طوفان، رعد و برق، آبشار، افجار و ... را که به صدای اصلی فیلم‌های سینمایی اضافه می‌کنند، افکت می‌نامند.

عمل تدوین در استودیوهای صدابرداری و یا فیلمبرداری جهت تهیه برنامه‌های تلویزیونی یا رادیویی انجام می‌شود. شکل (۱-۶) استودیو صدابرداری را نشان می‌دهد. در استودیوهای حرفه‌ای عمل تدوین با ضبط صوت‌های ریلی یا حلقه به حلقه انجام می‌شود (شکل ۲-۶).

برتری استفاده از این روش ایجاد کیفیت بالا در مراحل ضبط و پخش، سادگی تدوین آن است. تدوین از طریق برش و چسباندن نوار به یک دیگر صورت می‌گیرد.

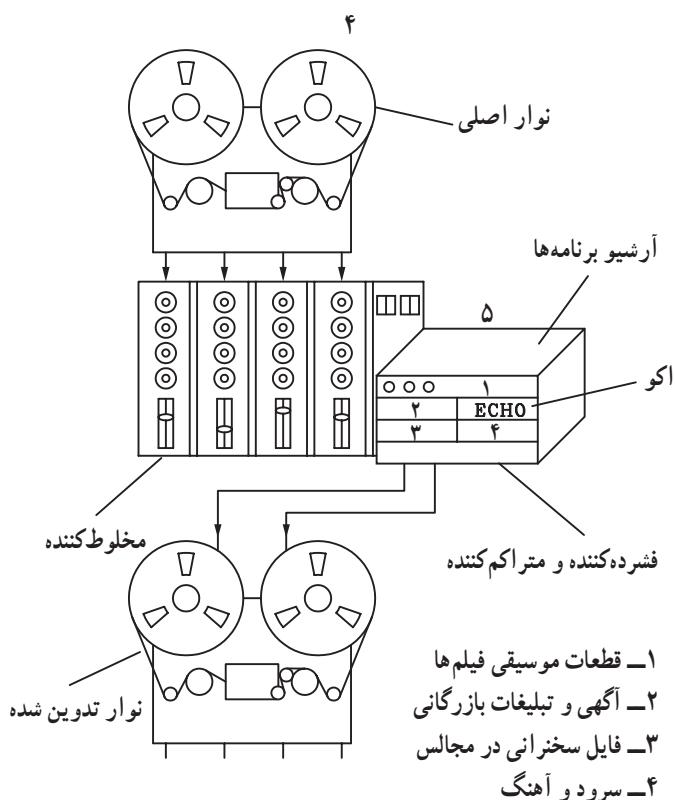


شکل ۱-۶




شکل ۲-۶- ضبط صوت ریلی

۱-۶-۶-برش نوار: در این روش نوار را تا هنگام شنیده شدن صدای مورد نظر جلو می بردند و در آن نقطه دستگاه را متوقف می کنند. در مرحله‌ی بعد نوار را به آهستگی به جلو و عقب می رانند. با دست نقطه تدوین موردنظر را دقیقاً مشخص می کنند و در محل تماس با هد پخش، روی نوار علامت می گذارند.

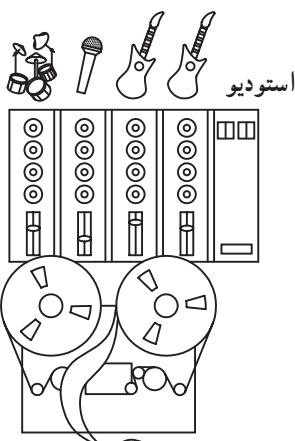
سپس نوار را از مقابل هد بر می دارند، مطابق مراحل شکل ۶-۳ آن را درون یک شیار مخصوص از جنس آلومینیوم قرار می دهند. این شیار شکاف مایلی با زاویه 45° ، 60° یا 90° نسبت به نوار دارد. علامت روی نوار را دقیقاً مقابل شکاف قرار می دهند و با یک تیغ از جنس ماده غیر مغناطیسی نوار را در طول شکاف می بُرند. شکل (۶-۳) عمل برش را نشان می دهد.



الف - پیدا کردن نقطه تدوین


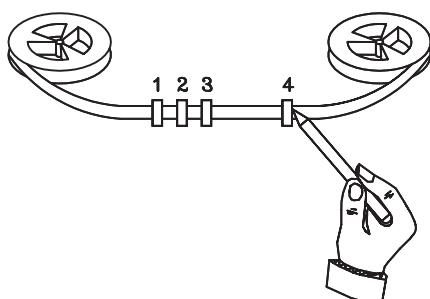


ب - علامت گذاری روی نقطه مورد نظر

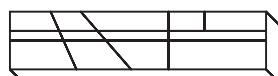

ج - قاب شیاردار با زوایای 45° ، 60° و 90°

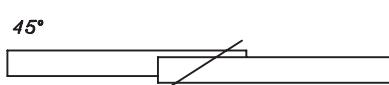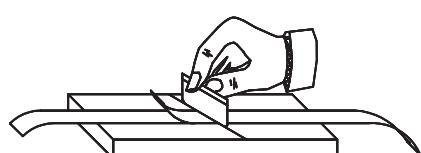با یک تیغ از جنس ماده غیر مغناطیسی نوار را می بُرند.




د - برش نوار


شکل ۶-۳ - نحوه‌ی بریدن نوار

۱۶-۶- چسباندن نوار: هنگام چسباندن نوار ابتدا تکه نوار ضبط شده را که از پیش تعیین کرده‌اند در شیار قرار می‌دهند و آن را به روش مشابه می‌برند.

دلیل مایل بودن برش، انتقال ملايم، تدریجی و یکنواخت سیگنال صوتی ضبط شده توسط هد پخش صوت است. این عمل صدای تیق تیق ناشی از قطع شدن سریع نوار و تغییرات ناگهانی سطح دامنه سیگنال را حذف می‌کند (شکل ۶-۴). در مرحله‌ی بعدی دو نوار برش خورده را در کنار یک‌دیگر قرار می‌دهند و در محل اتصال از پشت نوار یک قطعه چسب نواری به طول ۲ یا ۳ سانتی‌متری می‌چسبانند. در شکل (۶-۵) نحوه‌ی چسباندن دو نوار توسط یک قطعه چسب نواری شیشه‌ای را مشاهده می‌کنید.

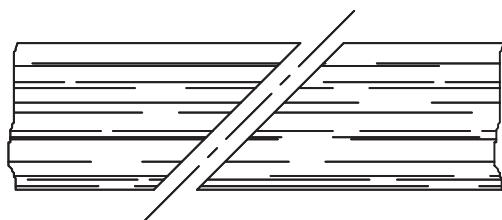

شکل ۶-۶- نوار برش خورده با زاویه 45°

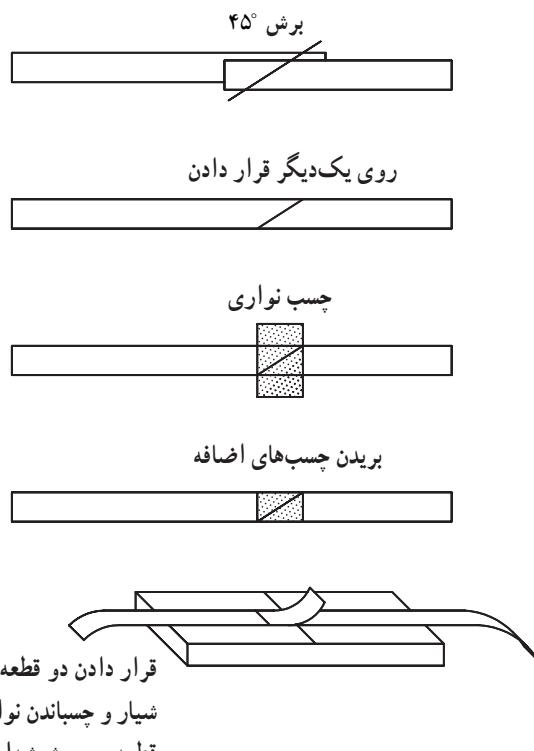

شکل ۶-۵- نحوه‌ی اتصال دو قطعه نوار

دلیل مایل بودن برش، انتقال ملايم، تدریجی و یکنواخت سیگنال صوتی ضبط شده توسط هد پخش صوت است.



شکل ۶-۶- دستگاه میکسر یا مخلوط کننده صدا

۲-۶- آشنایی با دستگاه مخلوط کننده صدا (mixer) میکسر یا میز صدا به معنای مخلوط کننده صدای است. این میز در استودیوهای صدابرداری حرفه‌ای در کنار میز صدابرداری نصب می‌شود (شکل ۶-۶).

میکسر با مخلوط کردن همزمان انواع صدای، صدای نهایی را در خروجی میز میکسر به وجود می‌آورد.

مخلوط کننده چندین ورودی و خروجی دارد، از جمله صدای ایجاد شده از طریق میکروفون، صدای گویندگان خبر، مجریان برنامه‌های رادیو و تلویزیون، موسیقی، دستگاه ضبط صوت، صدای دوربین فیلمبرداری و ... این صدای ورودی دستگاه محسوب می‌شوند.

میکسر با مخلوط کردن همزمان انواع صدای، صدای نهایی ایجاد شده را در خروجی میز میکسر به وجود می‌آورد. خروجی‌های میکسر معمولاً به دستگاه‌های ضبط صدا، تقویت کننده‌ها، فرستنده‌های رادیویی و یا تلویزیون وصل می‌شود. شکل (۶-۷) یک مخلوط کننده جدید و پیشرفته را با فیش و ترمینال‌های ورودی و خروجی آن نشان می‌دهد.

برای مثال صدای گوینده یا مجری برنامه را با صدای موسیقی فیلم، در حال پخش ترکیب می‌کند و آن‌ها را به طور همزمان پخش می‌کند.



شکل ۷-۶- عکس اتاق فرمان

۳-۶- آشنایی با پژواک (اکو) صدا- پس آوا

هنگامی که در فضای بسته‌ای صدا تولید می‌شود امواج صوتی به دیوارها، کف و سقف برخورد می‌کند. قسمتی از انرژی صدا که جذب سطوح دیوار یا سقف نشود، بازتابیده خواهد شد (شکل ۶-۸).



a - صدای اولیه

b - اولین بازتاب از سطوح بازتابنده‌ی نزدیک

c - بازتاب‌ها از نزدیک‌ترین دیوارها

d - بازتاب‌های متعدد از ساختمان تالار


شکل ۸-۶- نمایش پاسخ بازتاب‌ها به صدای لحظه‌ای در تالار کنفرانس

بازتاب‌ها با سرعت درون اتاق حرکت می‌کنند و می‌پیچند و به تدریج و رفتارهای انرژی خود را ازدست می‌دهند. برای شنوندگانی که در تالار موسیقی حضور دارند بازتاب صدای اصلی خوانندگان یا ارکستر خوشایند و لذت‌بخش است زیرا بازتاب‌های صدای اصلی روی هم می‌افتد و یکسان می‌شود. به طوری که حجم صدا تقویت می‌شود و بعد از قطع شدن صدای اصلی این بازتاب‌ها ادامه می‌یابد. در مواقعي که این بازتاب‌ها روی هم می‌افتد باعث نامفهوم شدن صدای گوینده، مجری یا بازیگر نمایش در اجرای نمایش یا آواز می‌شوند.

زمان پس آوایی: زمان بین لحظه‌ی قطع صدا از منبع

اولیه تا زمانی که انرژی بازتاب‌های این صدا به $\frac{1}{10}$ برابر توان اولیه برسد زمان پس آوایی را تشکیل می‌دهد.

منحنی زمان‌های پس آوایی نمونه برای انواع گوناگون فضاهای بسته بر حسب فرکانس در شکل ۶-۹ نشان داده شده است.

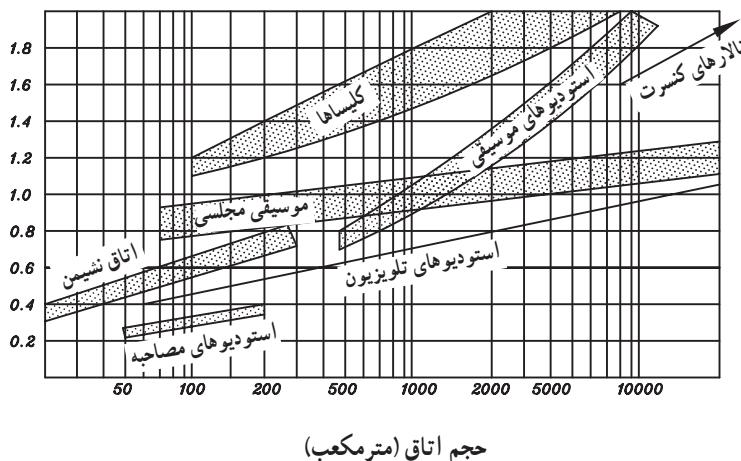


شکل ۹-۶- نمودار زمان پس آوایی برای مکان‌های مختلف

زمان‌های پس‌آوایی نمونه عبارتند از : استودیوی موسیقی /۸۰ ثانیه، استودیو مصاحبه /۴۰ ثانیه و تالار بسیار بزرگ کنسرت ۱ تا ۲/۵ ثانیه.

۱-۳-۶-اکو: امواج صوتی بازتابیده از اشیا را پژواک یا بازآوا گویند.

اگر بازتابش امواج صدا با تأخیر زیادی نسبت به صدای اصلی باشد پس‌آوایی یا اکو خواهیم داشت. سیستم‌های صوتی که مجهز به مدار اکو هستند براساس ایجاد یک تأخیر زمانی در هنگام پخش صدای اصلی عمل می‌کنند (شکل ۱-۶).

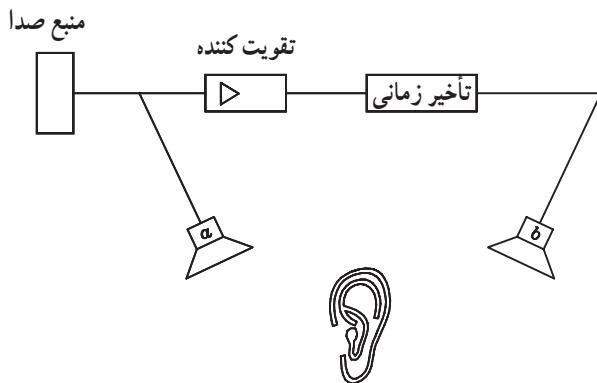

شکل ۱-۶-بلوک دیاگرام سیستم پخش صوت با اکو

امواج صوتی بازتابیده از اشیا را پژواک یا بازآوا گویند.

آزمون پایانی (۶)

۱- دستگاه شکل زیر برای چه منظوری در استودیوهای صدابرداری استفاده می‌شود؟



- الف - ضبط صدا

ج - تدوین و موئیز صدا

۲ - به کدام دلیل نوار مغناطیسی را به صورت مایل برش می دهند؟

الف - آسان بودن عمل برش

ب - چسباندن راحت قطعات نوار

ج - جلوگیری از صدای تقویت محل برش نوار

د - سرعت بخشیدن به عمل تدوین و موئیز

۳ - دستگاه مخطول کننده در برای به کار می رود.

الف - ضبط صوت خانگی - حذف سیگنال نویز

ب - استودیو یا محل های خاص صدابرداری - ترکیب کردن دو سیگنال صوتی، تدوین برنامه های صدابرداری

ج - استودیوهای صدابرداری - تقویت کردن سیگنال

د - ضبط صوت خانگی - برای تدوین و موئیز اطلاعات اضافی بر روی نوار مغناطیسی

۴ - زمان پس آوا برای استودیوهای ضبط موسیقی چند ثانیه است؟

الف - ۰/۸ °

ب - ۱/۸ °

ج - ۲/۵ °

د - ۰/۶ °

۵ - در سیستم صوتی مجهز به مدار اکو از کدام طبقه استفاده می شود؟

الف - تقویت کننده

ب - تقویت کننده و بلندگو

د - تقویت کننده، تأخیر دهنده، بلندگو

ج - مدار تأخیر دهنده

پاسخ‌نامه

پاسخ پیش‌آزمون و آزمون نهایی فصل اول

آزمون نهایی (۱)

پاسخ	شماره
ب	۱
د	۲
د	۳
د	۴
ج	۵
د	۶
ب	۷
ج	۸
ب	۹
ج	۱۰

پیش‌آزمون (۱)

پاسخ	شماره
ج	۱
ج	۲
ب	۳
ب	۴
الف	۵

۱۱- هدپاک کن DC - این هد ذرات مغناطیس شده نوار را به اشباع مغناطیسی می‌برد و سیگنال ضبط شده‌ی نوار را پاک می‌کند.

۱۲- ۲۵ تا ۵۰۰ ام

۱۳- هدپاک کن AC : دامنه سیگنال AC هدپاک کن از یک مقدار کم شروع می‌شود و به تدریج افزایش می‌یابد. وقتی که نوار از مقابله این هد می‌گذرد ذرات مغناطیسی نوار در مرکز شکاف به حد اشباع می‌رسند. وقتی که آن‌ها از مرکز شکاف دور می‌شوند اثر مغناطیسی شان کاملاً پاک می‌شود.

۱۴- فرکانس سیگنال هدپاک کن AC را بالاتر از محدوده‌ی فرکانس صوتی می‌گیرند تا بعد از پاک شدن سیگنال اصلی صوتی، بر روی نوار هیچ صدا و نویزی وجود نداشته و نوار مشابه نوار خام گردد.

پاسخ پیش آزمون و آزمون نهایی فصل ۲

آزمون نهایی (۲)

پاسخ	شماره
ج	۱
الف	۲
د	۳
ب	۴
د	۵
د	۶
ب	۷
د	۸

پیش آزمون (۲)

پاسخ	شماره
د	۱
الف	۲
ج	۳
ج	۴
الف	۵
ب	۶

۹- خازن های کوپلاز هد ضبط پخش کانال های راست و چپ هستند. خازن $C_{۳.۳}$ خازن کوپلاز هد راست به تقویت کننده اولیه کانال راست و خازن $C_{۳.۷}$ خازن کوپلاز هد چپ به تقویت کننده اولیه کانال چپ است.

۱۰- امیتر مشترک

۱۱- خازن $C_{۱۱}$ شبکه RC تن کنترل کانال راست است.

۱۲- ترانزیستورهای $T_{۳.۱}$ و $T_{۳.۲}$

۱۳- خازن صافی منبع تغذیه

۱۴- پایه ۶ آی سی ورودی سیگنال صوتی است و پایه ۱۰ آی سی خروجی سیگنال تقویت شده است.

پاسخ پیش آزمون و آزمون نهایی فصل ۳

آزمون نهایی (۳)

پاسخ	شماره
ج	۱
نشان دادن تغییرات سطح ولتاژ در دستگاه های صوتی است.	۲
زیاد - کم	۳
الف	۴
ج	۵
ج	۶
د	۷
ج	۸

پیش آزمون (۳)

پاسخ	شماره
د	۱
ج	۲
ب	۳
ج	۴
ج	۵

- ۹- آی سی ۴۰۵۱ یک دمالتی پلکسیر یا تسهیم کننده است. دارای یک خط ورودی و ۸ خط خروجی است. با آدرس دهی در روی خط آدرس، خط ورودی را به خطوط خروجی وصل می کند.
- ۹- آی سی آنالوگ سویچ است که با قرار دادن ولتاژ منطقی ۱ (high) بر روی پایه کنترل کلیه کلیدها وصل می شوند.
- ۱۰- ولوم کنترل کننده بالانس کانال های چپ و راست است.
- ۱۱- کنترل کننده تن صوتی یا کنترل صدای زیر و به است.

پاسخ پیش آزمون و آزمون نهایی فصل ۴

آزمون نهایی (۴)

شماره	پاسخ
۱	د
۲	د
۳	د
۴	ب
۵	ج
۶	الف
۷	د
۸	ب
۹	د
۱۰	ج

پیش آزمون (۴)

شماره	پاسخ
۱	ب
۲	د
۳	ب
۴	د
۵	د

- ۱۱- سیگنال صوتی از دو مسیر پس از ترکیب شدن به هد می رسد. مسیر اول به طور مستقیم و مسیر دوم پس از عبور مدارهای فشرده کننده، توسعه دهنده و فیلتر به جمع کننده می رسد و سپس به هد ضبط می رود.
- ۱۲- مدت زمانی است که طول می کشد تا فشرده کننده بر روی سیگنال تأثیر بگذارد.

پاسخ پیش آزمون و آزمون نهایی فصل ۵

آزمون نهایی (۵)

شماره	پاسخ
۱	د
۲	ج
۳	ج
۴	د
۵	الف
۶	ب
۷	د
۸	د
۹	ج
۱۰	د
۱۱	الف

پیش آزمون (۵)

شماره	پاسخ
۱	ج
۲	الف
۳	ب
۴	الف
۵	ج
۶	الف
۷	د

۱۲- سیستم توقف نوار به صورت مکانیکی

۱۳- هنگامی که نوار به انتهای می‌رسد نیروی کششی نوار نقطه A در سمت چپ بازو را به سمت بالا فشار می‌دهد و نقطه B به سمت پایین حرکت می‌کند.

پاسخ پیش آزمون و آزمون نهایی فصل ۶

آزمون نهایی (۶)

شماره	پاسخ
۱	د
۲	ج
۳	ب
۴	الف
۵	د

پیش آزمون (۶)

شماره	پاسخ
۱	ب
۲	د
۳	د
۴	ب
۵	الف
۶	ب

منابع و مأخذ

۱ - TAPE RECORDER, STEREO, TWO - IN - ONE & CD by: MANAHR LOTIA

۲ - SERVICING CASSETTE RECORDERS AND TWO - IN - ONE by: R.C.Vijay

۳ - اصول شناخت و کاربرد ویدئو «سیستم ضبط مغناطیسی تصویر» ترجمه : هدایت الله باکوچی

۴ - ضبط و پخش صدا، نویسنده : گلین الکین، ترجمه : محمد Mehdi چرخنده، انتشارات سروش

۵ - الکترونیک عمومی سال چهارم هنرستان، مؤلفان : مهدی خجندی - محمدحسین رفان، کد ۸۳۶

۶ - فیزیک سوم ریاضی و فیزیک، کد ۲۶۶/۱، مؤلفان : ابوالقاسم قلمسیا - محمدعلی پیغمی

۷ - مبانی و اصول صدابرداری در رادیو، گردآوری و تألیف : مهندس رحمان ایدون، آموزش صدا و سیما

۸ - اصول الکترونیک ۱ ، مجتمع فنی تهران، تألیف : سعید خرازی زاده

۹ - مجلات الکترونیک و الکترونیک

۱۰ - اصول و مبانی عیب‌یابی و تعمیر سیستم‌های صوتی و تصویری بدون استفاده از نقشه، مترجم : رضا

خوشکیش

۱۱ - کاتالوگ‌های فنی دستگاه‌های صوتی

