

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

کتاب معلم

(راهنمای تدریس)

مدارهای الکتریکی

رشته‌های الکترونیک - الکتروتکنیک

زمینهٔ صنعت

شاخهٔ آموزش فنی و حرفه‌ای

همکاران محترم و دانشآموزان عزیز :
پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی
تهران - صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و
حرفه‌ای و کاردانش، ارسال فرمایند.
پیام نگار (ایمیل)
Ttvoccd@medu.ir
وبگاه (وبسایت)
www.tvoccd.sch.ir

وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تألیف : دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش
نم کتاب : راهنمای معلم مدارهای الکترونیکی - ۵۵۳/۴

مؤلف : زین العابدین موسوی

با همکاری دانشگاه شهید رجایی

آماده‌سازی و نظارت بر چاپ و توزیع : اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
تهران : خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)
تلفن : ۰۹۲۶۱-۹۸۸۳۱۱۶۱، دورنگار : ۰۹۲۶۶-۸۸۳۰، کدپستی : ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وبسایت : www.chap.sch.ir

مدیر امور فنی و چاپ : سید احمد حسینی

رسم : مریم دهقانزاده

صفحه آرا : سمیه قبری

حروفچین : سیده فاطمه طباطبائی

مصحح : حسین قاسم پوراقدم، علیرضا کاهه

امور آماده‌سازی خبر : اعظم هاشمی

امور فنی رایانه‌ای : حمید ثابت کلاچاهی، فاطمه رئیسیان فیروزآباد


ناشر : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران - تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (داروپخت)

تلفن : ۰۵-۴۴۹۸۵۱۶۱، دورنگار : ۰۹۹۸۵۱۶، صندوق پستی : ۳۷۵۱۵-۱۳۹

چاپخانه : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

سال انتشار : ۱۳۹۲

حق‌چاپ محفوظ است.

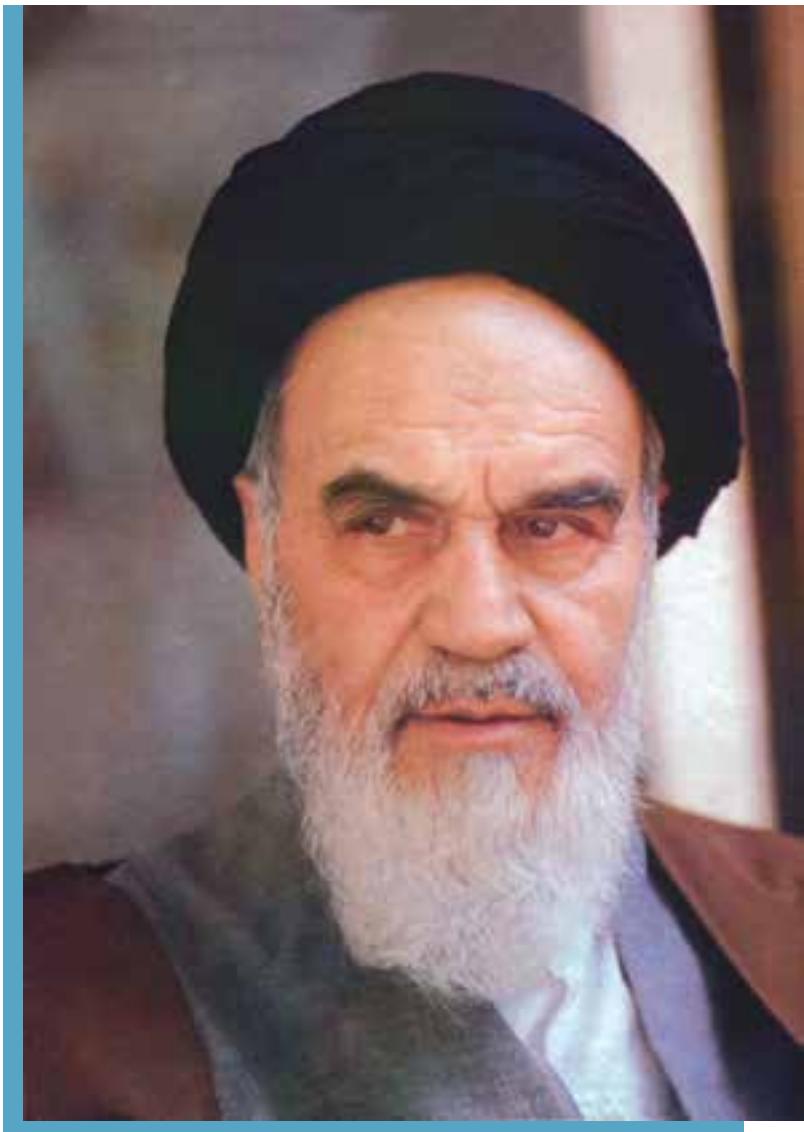

شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آیید و
احتیاجات کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی
خودتان غافل نباشید و از اثکای به اجانب بپرهیزید.

امام خمینی «قدس سرّه الشّریف»



فهرست

بخش الف : راهنمای برنامه درسی و راهنمای ارزشیابی درس مدارهای الکتریکی

الف_۱_	مقدمه	۳
الف_۲_	پیش نیازهای لازم برای درس مدارهای الکتریکی	۵
الف_۳_	اهداف درس مدارهای الکتریکی	۶
الف_۴_	ارتباط عمودی و افقی این درس با سایر دروس تخصصی رشته الکترونیک و الکتروتکنیک	۷
الف_۵_	ارزشیابی درس مدارهای الکتریکی	۱۶

بخش ب : راهنمای تدریس کتاب مدارهای الکتریکی

فصل اول :	مدارهای الکتریکی جریان مستقیم	۲۱
فصل دوم :	بُردار	۶۹
فصل سوم :	مدارهای R-L جریان متناوب	۹۴
فصل چهارم :	مدارهای R-C جریان متناوب	۱۱۲
فصل پنجم :	مدارهای L-C جریان متناوب	۱۳۲
فصل ششم :	مدارهای R-L-C جریان متناوب	۱۵۵
فصل هفتم :	جریان های سه فازه	۱۸۶
	ضمنام	۱۹۵

