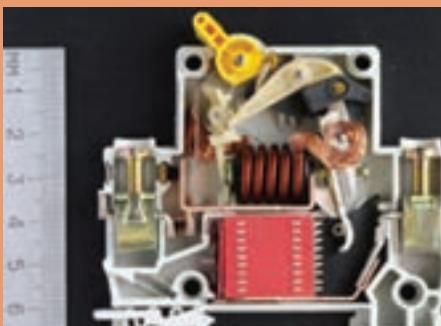


۲ فصل

یادگیری مادامالعمر حرفه‌ای و فناوری اطلاعات



جدول ۱- علائم قطعات الکتریکی

پریز برق ارت دار	
پریز با ترانس ایزوله مخصوص ماشین اصلاح صورت	
پریز تلفن	
پریز آتن	
تابلو برق	
زمان سنج (تايمير) راه پله	
ارتباط با در ورودی با مکالمه دو طرفه	
در باز کن	
ترانس با يك سو ساز و دو خروجي AC&DC	
گوشی و دهنی	
آتن	
آمپلی فایر (تقویت کننده)	
تقسیم کننده انشعابی	
تقسیم کننده عبوری	
محل چاه ارت	
جعبه انشعاب های تلفن	
جعبه انشعاب های اصلی تلفن	
دستکتور دودی	
دستکتور حرارتی	
آژیر فضای بسته	
آژیر فضای باز	
شستی اعلام حریق	
تابلوی اعلام حریق	
تابلوی دزدگیر اماکن	
دوربین در سیستم CCTV	

ادامه جدول ۱

چراغ نشانه عمومی و روی تابلوی چراغ سیگنال	
چراغ روکار سقفی حباب دار	
چراغ دیواری	
چراغ دیواری برای مناطق مرطوب	
چراغ توکار سقفی	
چراغ دیواری توکار	
لوستر(با ذکر تعداد و توان هر لامپ)	
کلید یک پل	
کلید دوبل	
کلید تبدیل	
کلید صلیبی	
دیمر	
زنگ	
شستی زنگ	
شستی زمان سنج (تایмер)	
هواکش	
سیم کشی به سمت بالا	
سیم کشی به سمت پایین	
PIR چشم	
حسگر مغنت	
حسگر لرزشی	
MUITI PIEXER تقسیم کننده تصویر	
کنترل کننده دوربین controiler	
نمایشگر	
دوربین در سیستم CCTV با کنترل	

جدول ۲-شمای فنی قطعات الکتریکی

علامت	شرح
— —	شاخص در شاخه برق
↖	پریز ساده
↗	پریز با اتصال زمین
✗	چراغ به طور کلی
↙	کلید یک پل
↘	کلید سری (دوبل)
↶	کلید تبديل
⤠	کلید صلیبی
⚡ ⚡	کنتاکت باز
⚡ ⚡ ⚡ ⚡	کنتاکت باز و بسته
--~--	اهرم کلیدکه با فشار دست کار می کند و با حرکت نوسانی و دارای ضامن نگهدارنده است.
-----	اهرم کلیدکه با فشار دست کار می کند
~~~~~	اهرم کلید قطع و وصل که خود به خود بر نگشته و با فشار دست برمی گردد

## ادامه جدول ۲

علامت	شرح
—	سیم به طور کلی
—  —	سیم حفاظتی(سیم ارت)
—  —	سیم تسول
—  —	اتصال دو سیم غیر قابل بازشو
—  —	سیم نصب شده روی کار
—  —	سیم نصب شده داخل کار
—  —	سیم نصب شده زیر کار
—  —	سیم در جای مربوط
—  —	اتصال غیر قابل قطع
—  —	اتصال قابل قطع(پیچی)
—  —	محفظه
○ 	محل اتصال سیم محافظ(سیم ارت)

### جدول ۳-شدت روشنایی در منزل

محل	شدت روشنایی(بر حسب لوکس)
اتاق نشیمن و پذیرایی	۲۰۰
اتاق مطالعه	۵۰۰
آشپزخانه	۲۰۰
اتاق خواب	۱۰۰
حمام	۱۰۰
راهرو	۱۵۰

### جدول ۴- انواع سیم با علامت اختصاری و نوع مصرف

وارد مصرف	حروف مشخصه
سیم تکلا با روکش پلاستیک برای سیمکشی ساختمان	NYA
سیم افشار با روکش پلاستیک برای سیمکشی ساختمان	NYAF
سیم مخصوص با روکش پلاستیک برای سیمکشی ساختمان	NSYA
سیم مقاوم در مقابل رطوبت	NYM
سیم با روکش پلاستیک مخصوص برای روشنایی و لوازم خانگی	NYZ
سیم برای مصرف لوستر و چراغها	NYFA
سیم دو رشتہ ای برای مصرف روشنایی(دولار)	NYFAZ
سیم مکالمه و خبری	Y
سیم کواکسیال	T

**جدول ۵- حداکثر جریان مجاز سیم‌های استاندارد شده مسی**

سیم‌های هوایی	کابل‌های روی کار	سیم‌های با عایق تا حداکثر ۳ سیم در هر لوله	قطعه سیم به میلی متر مربع
۱۰	۶	۴	۰/۷۵
۱۵	۱۰	۶	۱
۲۰	۱۵	۱۰	۱/۵
۲۵	۲۰	۱۵	۲/۵
۳۵	۲۵	۲۰	۴
۵۰	۳۵	۲۵	۶
۶۰	۵۰	۳۵	۱۰
۸۰	۶۰	۵۰	۱۶
۱۰۰	۸۰	۶۰	۲۵
۱۲۵	۱۰۰	۸۰	۳۵
۱۶۰	۱۲۵	۱۰۰	۵۰
۲۰۰	۱۶۰	-	۷۰
۲۲۵	۲۰۰	-	۹۵
۲۶۰	۲۲۵	-	۱۲۰
۳۰۰	۲۶۰	-	۱۵۰
۳۵۰	۳۰۰	-	۱۸۵
۴۳۰	۳۵۰	-	۲۴۰
۵۰۰	۴۳۰	-	۳۰۰

جدول ۶- افت ولتاژ در سیم

c.s.a in mm ^۲	مدار تکفاز		
	موتور الکترکی		روشنایی
	وضعیت معمولی	راهاندازی	
CU AL	$\cos \phi$	$\cos \phi$	$\varphi = ۱$
۱/۵	۲۴	۱۰/۶	۳۰
۲/۵	۱۴/۴	۶/۴	۱۸
۴	۹/۱	۴/۱	۱۱/۲
۶	۶/۱	۲/۹	۷/۵
۱۰	۳/۷	۱/۷	۵/۴
۱۶	۲/۲۶	۱/۱۵	۲/۸
۲۵	۱/۵	۰/۷۵	۱/۸
۳۵	۱/۱۵	۰/۶	۱/۲۹
۵۰	۰/۸۶	۰/۴۷	۰/۹۵
۷۰	۰/۶۴	۰/۳۷	۰/۶۴

جدول ۷- لامپ کم مصرف و شار نوری

ردیف	نوع لامپ	توان لامپ (W)	شار نوری (lm)	طول عمر (ساعت)	نوع سرپیچ
۱	فشرده Triple CFL	۲۰	۱۲۰۰	۱۰۰۰۰	E۲۷
۲	فشرده FPL	۳۶	۲۹۰۰	۱۰۰۰۰	۲G11
۳	فشرده مارپیچی CFL	۱۵	۹۵۰	۱۰۰۰۰	E۱۴, E۲۷
۴	فشرده CFL ۴U	۸۵	۵۰۰۰	۱۰۰۰۰	E۲۷, E۴۰

جدول ۸- جریان نوری لامپ‌ها

نوع لامپ	توان مصرفی	جریان نوری(lumen)
لامپ رشتہ‌ای ۱۰۰ W معمولی شفاف	۱۰۰	۱۳۶۰
لامپ رشتہ‌ای شفاف W معمولی مات	۱۰۰	۱۳۶۰
لامپ فلورسنت با پوشش فسفرهالوفسفات	۴۰	۲۶۰۰
لامپ فلورسنت با پوشش فسفر تراپیند	۳۶	۳۳۵۰
لامپ فلورسنت فشرده(CFL) (کم مصرف)	۱۱	۶۳۰
لامپ فلورسنت فشرده (CFL) (کم مصرف)	۲۰	۱۲۰۰
لامپ فلورسنت فشرده (CFL) (کم مصرف)	۲۳	۱۵۰۰

## جدول ۹- شدت روشنایی

پیشنهادی	حداقل	محل
محل های مسکونی		
۲۰۰	۷۰	اتاق نشیمن و پذیرایی
۵۰۰	۱۵۰	اتاق مطالعه (نوشتن و خواندن کتاب و مجله روزنامه)
۲۰۰	۱۰۰	آشپزخانه (طرف شویی، اجاق و میز)
۱۰۰ ۵۰۰	۵۰ ۲۰۰	اتاق خواب: روشنایی عمومی روشنایی تخت خواب و میز توالت
۱۰۰ ۵۰۰	۵۰ ۲۰۰	حمام: روشنایی عمومی آینه (برای اصلاح صورت)
۱۵۰	۱۰۰	پلکان
۱۵۰	۵۰	راهرو، سرسرा و آسانسور
		دفاتر و ادارات
۵۰۰	۲۰۰	تمام کارهای عمومی
۶۰۰	۳۰۰	ماشین نویسی و محل دیکته کردن
۶۰۰	۳۰۰	حسابداری و ماشین های حساب و اندیکاتور نویسی
۳۰۰	۱۰۰	بایگانی
۱۰۰	۵۰۰	اتاق نقشه کشی
۵۰۰	۲۰۰	اتاق کنفرانس
۵۰۰	۱۵۰	اتاق انتظار و اطلاعات
۱۵۰	۱۰۰	پلکان
۱۵۰	۵۰	راهرو، سرسرा و آسانسور
		کتابخانه
۲۰۰	۱۰۰	قفسه ها (در سطح قائم)
۲۰۰	۱۰۰	سالن مطالعه

جدول ۱۰- کلاس سیم‌های افshan

سطح مقطع (mm ^۲ )	کلاس ۲ (نیمه افshan) (k)	تعداد سیم‌ها در قطر بیرونی سیم	کلاس ۵ (افshan) (R)	کلاس ۶ (تعداد سیم‌ها در قطر بیرونی سیم)
۱	۰/۴۳×۷	۰/۴۳×۷	۰/۲×۲۲~	۰/۱۵×۵۶~
۱/۵	۰/۵۲×۷	۰/۵۲×۷	۰/۲۵×۳۰~	۰/۱۵×۸۴~
۲/۵	۰/۶۷×۷	۰/۴۱×۱۹	۰/۲۵×۵۰~	۰/۱۵×۱۴۰~
۴	۰/۸۵×۷	۰/۵۲×۱۹	۰/۳×۵۶~	۰/۱۵×۲۲۴~
۶	۱/۰۵×۷	۰/۶۴×۱۹	۰/۳×۸۴~	۰/۲×۱۹۲~
۱۰	۱/۳۵×۷	۰/۵۱×۴۹	۰/۴×۸۰~	۰/۲×۳۲۰~

### فضای مفید لوله

برای کابل‌های MV و LV تک رشته تا ۴۰٪ از حجم لوله و برای کابل‌های MV چند رشته‌ای تا ۵۳٪ از حجم لوله و برای کابل‌های LV چند رشته‌ای بین ۴۰-۳۰٪ حجم لوله را می‌توان با کابل پر نمود.

جدول ۱۱- مقاومت سیم‌های افshan

سطح مقطع سیم	مقاطع سیم	مقاومت الکتریکی افshan بر حسب اهم (Ω)
۲/۵ mm ^۲	۷/۴۱	۷/۹۸
۴mm ^۲	۴/۶۱	۴/۹۵
۶mm ^۲	۳/۰۸	۳/۳
۱۰mm ^۲	۱/۸۳	۱/۹۱

جدول ۱۲- جریان مجاز سیم‌های افshan

قطع سیم	جریان مجاز در هوا بر حسب آمپر (A)
۲/۵ mm ^۲	۱۸
۴mm ^۲	۲۵
۶mm ^۲	۳۴
۱۰mm ^۲	۴۴
۱۶mm ^۲	۶۰

جدول ۱۳- سطح مقطع سیم و کابل متناسب با نوع مصرف

سیم یا کابل مورد نیاز	سطح مقطع (mm ^۲ ) یا قطر mm
روشنایی واحد	۳ × ۱/۵
تلفن و دربازکن	قطر ۰/۶ میلی متر
کولر آبی	۵ × ۱/۵
کولر گازی	با توجه به توان کولر
کابل ورودی واحد تکفاز	۳×۴
کابل ورودی واحد تکفاز	۳×۶
کابل ورودی واحد سه فاز	۴×۴
کابل ورودی واحد سه فاز	۵×۶
سیم اتصال زمین تا mm ^{۱۶}	برابر با مقطع فاز و نول

جدول ۱۴- بهره نوری مصرف کننده (روشنایی)

توان مصرفی لامپ معمولی رشته‌ای (وات)	میزان نور خروجی (لومن)		توان مصرفی لامپ کم مصرف (وات)
	آفتابی	مهتابی	
۴۰	۵۰۰	۴۵۰	۹
۶۰	۶۰۰	۵۵۰	۱۱
۷۵	۸۰۰	۷۵۰	۱۵
۱۰۰	۱۰۰۰	۹۰۰	۱۸
۱۵۰	۱۵۰۰	۱۴۰۰	۲۳

جدول ۱۵- مشخصات فنی انواع کولرآبی

مشخصات پمپ	مشخصات پمپ	وزن (kg)	قدرت (اسب بخار) (Hp)	فرکانس (Hz)	ولت (V)	فرکانس (Hz)	فاز	قدرت (اسب بخار) (Hp)	مشخصات موتور	قدرت خنک کنندگی به متر مکعب در شرایط متعادل	قدر مصرف آب به لیتر در ساعت در هاودا درصد رطوبت نسبی	محل
										مشخصات موتور	مشخصات موتور	مشخصات موتور
۲۲۰	۵۰	۱	۱	۴۵	۲۲۰	۵۰	۱	-	۳۰	۱۸۰	۲۷۰	۱
۲۲۰	۵۰	۱	۱	۶۰	۲۲۰	۵۰	۱	-	۴۰	۴۰	۵۳	۲
۲۲۰	۵۰	۱	۱	۹۰	۲۲۰	۵۰	۱	-	۵۰	۳۲۰	۳۲۰	۲
۲۲۰	۵۰	۱	۱	۹۰	۲۲۰	۵۰	۱	-	۶۰	۳۸۰	۳۸۰	۴
۲۲۰	۵۰	۱	۱	۹۰	۲۲۰	۵۰	۱	-	۸۰	۸۰	۸۰	۲

## جدول ۱۶- عکس العمل فیزیولوژیکی بدن در برابر برق گرفتگی

نوع جریان	شدت جریان(میلی آمپر)
جریان مستقیم جریان متناوب (۵۰ تا ۶۰ هرتز)	۰/۱ تا ۱/۵
احساس عبور جریان، لرزش کم انگشتان دست لرزش شدید انگشتان دست	۲ تا ۶
تشنج دست ها درد با خارش، احساس گرما	۵ تا ۷
دست ها به سختی تکان می خورد ولی می توان آنها را از الکترودها جدا نمود. درد شدید در انگشتان و مفاصل دست ها، بی حسی دست ها.	۸ تا ۱۰
تشنج عضلات تا شانه ها ادامه می یابد، درد شدیدی احساس می شود: تماس با الکترودها را تا ۳۵ ثانیه می توان تحمل کرد.	۱۱ تا ۱۲
امکان رها کردن الکترودها مشکل است و تماس با الکترودها را تا ۱۵ ثانیه می توان تحمل کرد.	۱۳ تا ۱۴
رها کردن الکترودها غیرممکن است و دست ها دچار تعرق می شوند.	۱۵
دست ها ناگهان فلنج می شوند، الکترودها را می توان رها کرد، درد شدید عارض می شود و تنگی نفس به وجود می آید.	۲۰ تا ۲۵
نفس بند می آید و در بطن های قلب لرزش به وجود می آید.	۸۰ تا ۹۰
اگر قطع نفس بیش از سه ثانیه طول بکشد قلب فلنج می شود و حرکت بطن های قلب قطع می گردد.	۹۰ تا ۱۰۰

## جدول ۱۷- تست کلید محافظ جان RCD (کلید جریان نشستی)

RCD وضعیت	جریان تست	نوع تست	ردیف
قطع نکند	۱۵mA	٪ ۵۰ (نصف جریان)	۱
در ۲۰۰ میلی ثانیه قطع کند	۳۰mA	٪ ۱۰۰ (جریان نامی)	۲
در ۴۰ میلی ثانیه قطع کند	۱۵۰mA	٪ ۵۰۰ (پنج برابر جریان نامی)	۳

جدول ۱۸- علائم الکتریکی قطعات الکتریکی

نام وسیله	علائم الکتریکی
زنگ از نوع چکشی	
بی زر، ویبراتور	
درباز کن	
دهنی(میکروفون)	
گوشی	
بلندگو	
آلارم (بوق)	
بخاری برقی	
عضو AND	
هادی (سیم) فاز به طور کلی	
هادی ویژه، مثلاً سیم نول	
سیم محافظ، مثلاً برای زمین کردن، نول کردن یا اتصال حفاظتی	
سیم سیگنال	
سیم تلفن	
فیوز، به طور کلی	
لامپ احتیاط	
چراغ خطر	
لامپ قابل قطع	
لامپ یا لامپ احتیاط اضافی (لامپ دوکنتاکت)	

**جدول ۱۹- حداکثر جریان مجاز سیم‌های استاندارد شده مسی**

قطعه سیم به میلی متر مربع	سیم‌های با عایق تا حداکثر ۳ سیم در هر لوله	کابل‌های رو کار	سیم‌های هواپی	شدت جریان مجاز سیم بر حسب آمپر
۰/۷۵	۴	۶	۱۰	
۱	۶	۱۰	۱۵	
۱/۵	۱۰	۱۵	۲۰	
۲/۵	۱۵	۲۰	۲۵	
۴	۲۰	۲۵	۳۵	
۶	۲۵	۳۵	۵۰	
۱۰	۳۵	۵۰	۶۰	
۱۶	۵۰	۶۰	۸۰	
۲۵	۶۰	۸۰	۱۰۰	
۳۵	۸۰	۱۰۰	۱۲۵	
۵۰	۱۰۰	۱۲۵	۱۶۰	
۷۰	۱۶۰	۱۶۰	۲۰۰	
۹۵	۱۶۰	۲۰۰	۲۲۵	
۱۲۰	۱۶۰	۲۲۵	۲۶۰	
۱۵۰	۱۶۰	۲۶۰	۳۰۰	
۱۸۵	۱۶۰	۳۰۰	۳۵۰	
۲۴۰	۱۶۰	۳۵۰	۴۳۰	
۳۰۰	۱۶۰	۴۳۰	۵۰۰	

**جدول ۲۰- مشخصه انواع سیم**

موارد مصرف	حروف مشخصه
سیم تک لا با روكش پلاستیک برای سیم کشی ساختمان	NYA
سیم افشنان با روكش پلاستیک برای سیم کشی ساختمان	NYAF
سیم مخصوص با روكش پلاستیک برای سیم کشی ساختمان	NSYA
سیم مقاوم در مقابل رطوبت	NYM
سیم با روكش پلاستیک مخصوص برای روشنایی و لوازم خانگی	NYZ
سیم برای مصرف لوستر و چراغ ها	NYFA
سیم دورشهته ای برای مصرف روشنایی (دول)	NYFAZ
سیم مکالمه و خبری	Y
سیم کواکسیال	T

## جدول ۲۱ - مقایسه انواع لامب‌ها

۴۶

شکل حباب	بیضوی پوشش دار (مات)	استوانه ای شفاف، بیضوی پوشش دار (مات)	بیضوی پوشش دار و شفاف، استوانه ای شفاف (مات)	درجه حرارت (رنگ) (کوئین)	رنگ نور لامپ
استوانه ای شفاف لولای	لوهای شفاف	سفید	سفید- طالبی (رُن)	سفید- درخشان	سفید
نورسپیشید و درخششند	نورسپیشیدور درخششند	۴۰۰	۳۳۰۰۰۰-۲۲۰۰۰۰	۶۰۰	۶۰۰
		۴۲۰۰	سفید	سفید- و سفید- طالبی	سفید- طالبی (رُن)
				۲۰۰۰۰۵۰-۲۰۵۰	۲۰۰۰۰۵۰
۱۰۰۰	۲۴۰۰۰-۲۰۵۰۰۰	۱۰۰۰	۲۲۰۰۰۰-۱۲۵	۱۶۰	۱۶۰
۱۰۰۰	۲۳۰۰۰-۲۱۰۰۰۰	۸۰۰	۹۵۰۰-۷۵	۳۵	۳۵
۱۰۰۰	۲۳۰۰۰-۲۰۵۰۰۰	۱۰۰۰	۲۲۰۰۰۰-۱۲۵	۷۰	۷۰
۱۲۵۰	۴۳۵۰۰	۱۵۰۰	۳۳۰۰۰۰-۱۶۰	۱۵۰	۱۵۰
۲۰۰۰	۵۲۰۰۰-۵۰۰۰۰۰		۱۷۵	۱۷۵	
			۲۵۰	۱۴۰۰۰-۱۵۵۰۰	۴۰۰

## جدول ۲۲- گنجایش سیم‌هادر لوله‌های فولادی Pg

گنجایش تعداد سیم‌ها در یک لوله فولادی					سطح مقطع سیم به میلی‌مترمربع
۶	۵	۴	۳	۲	
۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱/۵
۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۲/۵
۱۶	۱۳/۵	۱۱	۱۱	۱۱	۴
۲۱	۱۶	۱۳/۵	۱۱	۱۱	۶
۲۹	۲۱	۲۱	۱۶	۱۳/۵	۱۰
۲۹	۲۹	۲۱	۲۱	۲۱	۱۶
۳۶	۳۶	۲۹	۲۹	۲۱	۲۵

## جدول ۲۳- گنجایش سیم‌ها در لوله‌های فولادی میلی‌متر

اندازه اسمی لوله‌های میلی‌متر									سطح مقطع سیم به میلی‌متر مربع	
۳۲ میلی‌متر		۲۵ میلی‌متر		۲۰ میلی‌متر		۱۶ میلی‌متر				
جداره ضخیم	جداره نازک	جداره ضخیم	جداره نازک	جداره ضخیم	جداره نازک	جداره ضخیم	جداره نازک	جداره ضخیم		
۳۵	۳۸	۱۹	۲۲	۱۲	۱۳	۷	۸		۱	
۳۱	۳۳	۱۷	۱۹	۱۰	۱۲	۶	۷		۱/۵	
۲۴	۲۶	۱۳	۱۵	۸	۹	۴	۵		۲/۵	
۱۶	۱۷	۹	۱۰	۵	۶	۳	۳		۴	
۱۲	۱۳	۷	۷	۴	۵	۲	۳		۶	
۷	۸	۴	۴	۲	۳	-	-		۱۰	
۵	۶	۳	۳	-	۲	-	-		۱۶	
۳	۴	۲	۲	-	-	-	-		۲۵	

## جدول ۲۴- گنجایش سیم‌ها در لوله‌های فولادی اینچی

اندازه اسمی لوله‌های اینچی							سطح مقطع سیم به میلی‌متر مربع
اینچ	۱ اینچ	۳/۴ اینچ		۵/۸ اینچ			
جداره ضخیم	جداره ضخیم	جداره ضخیم	جداره نازک	جداره ضخیم	جداره نازک		
۳۵	۲۱	۱۰	۱۲	۷	۸		۱
۳۱	۱۸	۹	۱۰	۶	۷		۱/۵
۲۴	۱۴	۸	۸	۵	۶		۲/۵
۱۶	۹	۴	۵	۳	۳		۴
۱۲	۷	۳	۴	۲	۳		۶
۷	۴	۲	۳	-	-		۱۰
۵	۳	-	۲	-	-		۱۶
۳	۲	-	-	-	-		۲۵

جدول ۲۵- گنجایش سیم‌هادر لوله‌های P.V.C میلی‌متری

اندازه اسمی لوله‌های پولیکا (P.V.C) میلی‌متری				سطح مقطع سیم به میلی‌متر مربع
PG21	PG16	PG13/5	PG11	
۲۵/۵ میلی‌متر	۱۹/۹ میلی‌متر	۱۸ میلی‌متر	۱/۶ میلی‌متر	
۳۴	۲۰	۱۲	۷	۱
۳۰	۱۸	۱۱	۶	۱/۵
۲۳	۱۴	۸	۵	۲/۵
۱۵	۹	۵	۳	۴
۱۲	۷	۴	۲	۶
۷	۴	۲	-	۱۰
۵	۳	۲	-	۱۶
۲	۲	-	-	۲۵

جدول ۲۶- گنجایش سیم‌ها در لوله‌های (P.V.C) اینچی

اندازه اسمی لوله‌های (P.V.C) اینچی								سطح مقطع سیم به میلی‌متر مربع	
$\frac{1}{4}$ اینچ	۱ اینچ		$\frac{3}{4}$ اینچ		$\frac{5}{8}$ میلی‌متری				
جداره ضخیم	جداره نازک	جداره ضخیم	جداره نازک	جداره ضخیم	جداره نازک	جداره ضخیم	جداره نازک		
۳۰	۳۵	۱۹	۲۰	۹	۱۲	۶	۷	۱	
۲۶	۳۱	۱۸	۱۸	۸	۱۰	۵	۶	۱/۵	
۲۱	۲۴	۱۳	۱۴	۶	۸	۴	۵	۲/۵	
۱۳	۱۶	۸	۹	۴	۵	۲	۳	۴	
۱۰	۱۲	۶	۷	۳	۴	۲	۲	۶	
۶	۷	۴	۴	۲	۲	-	-	۱۰	
۵	۵	۳	۳	-	-	-	-	۱۶	
۳	۳	۲	۲	-	-	-	-	۲۵	

### جدول ۲۷- انتخاب لوله فولادی نسبت به تعداد رشته و سطح مقطع کابل

اندازه کابل از نوع NYY و لوله های فولادی و قطر خارجی آنها		
اندازه لوله	قطر خارجی کابل mm	سطح مقطع کابل mm ^۳
PG21	7/8	1/4
PG29	8/3	1/6
PG29	9/3	1/10
PG29	10/7	1/16
PG11	12/4	1/25
PG11	13/6	1/35
PG 13/5	15/4	1/50
PG16	17/3	1/70
PG29	19/6	2/15
PG29	11/8	2/25
PG29	13/3	2/4
PG29	14/3	2/6
PG36	31/5	3/50
PG42	35/6	3/70
PG48	41/0	3/95


### جدول ۲۸- انتخاب لوله فولادی نسبت به تعداد رشته و سطح مقطع کابل های مختلف

اندازه کابل از نوع NYY و لوله های فولادی و قطر خارجی آنها		
اندازه لوله	قطر خارجی کابل mm	سطح مقطع کابل mm ^۳
PG11	7/8	1/4
PG11	8/3	1/6
PG11	9/3	1/10
PG11	10/7	1/16
PG11	12/4	1/25
PG12/5	13/6	1/35
PG16	15/4	1/50
PG29	17/3	1/70
PG11	19/6	2/15
PG11	11/8	2/25
PG11	13/3	2/4
PG13/5	14/3	2/6

جدول ۲۹- محاسبه افت ولتاژ در سیم

نوع جریان	افت ولتاژ به ولت	قطعه به میلی متر مربع
جریان دائم	$A = \frac{\gamma L \cdot I}{x \cdot u}$	$u = \frac{\gamma L \cdot I}{x \cdot A}$ در صورت معلوم بودن جریان
جریان متناوب تک فازه	$A = \frac{\gamma L \cdot I}{x \cdot u} \cos .$	$u = \frac{\gamma L \cdot I}{x \cdot A} \cos .$ در صورت معلوم بودن قدرت
جریان دائم و متناوب تک فازه	$A = \frac{\gamma L \cdot P}{x \cdot u \cdot U}$	$u = \frac{\gamma L \cdot P}{x \cdot A \cdot U}$

جدول ۳۰- مازول های تابلویی

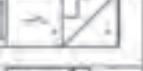نام محصول	نماد
فلال ساز (مطر گذار)	
مازول فلال ساز رله با ۱۰ خروجی	
مازول کنترل پرده ۱۰ کاتال	
مازول ۳ سر یوپورسال ۱۰ کاتال	
فلال ساز تک کاتال پرده (Venetian)	
مازول رابط USB به پاسیر	
مازول رابط KNX به IP (شبکه)	
حصیل کنترل (کنترلر) سد (L/C)	
مازول رابط یوپورسال ۱۰ کاتال (پرتفیس)	
منبع تغذیه ها چوک	

### جدول ۳۱- ورودی‌ها در خانه هوشمند

نام محصول	نماد
حسگر (به طور کلی)	
کلید هوشمند (۱ عددی)	
کلید هوشمند با ۱ جفت/۲ کلید	
کلید هوشمند با ۲ جفت/۴ کلید	
کنترل کننده هوشمند دمای اتاق (ترموستات)	
حسگر دما	
حسگر حضور PIR ۱۸۰ درجه حسگر میزان شدت روشنایی (لوکس)	
ورودی باینری (دیجیتال) ۴ تایی	
دستگاه با ۴/۲ کلید با کنترلر دمای اتاق (ترموستات)	
کلید هوشمند ۱ پل/۲ تایی با گیرنده رادیویی IR	
کلید هوشمند ۳ پل/۶ تایی با گیرنده IR	
کلید یا پنل هوشمند با گیرنده IR	
کلید هوشمند ۵ کانال با رابط مادون قرمز ۳ راه	
زمان سنج (تاپیمرو) ۲ کانال هفتگی	
واحد هواشناسی KNX	
ایستگاه هواشناسی ۴ کانال (نصب ریلی) ورودی آنالوگ ۴ کانال	

## جدول ۳۲- توان مصرفی کننده‌های الکتریکی خانگی

متosط توان مصرفی لوازم برقی خانگی (به ترتیب از کم مصرف به پر مصرف)		
ردیف	نام وسیله برقی	متosط توان مصرفی لحظه‌ای (وات)
۱	لامپ LED ترئینی	۱
۲	لامپ فلورسنت کوچک	۲
۳	لامپ کم مصرف ۲۰	۳
۴	هواکش	۴
۵	لامپ فلورسنت بزرگ	۵
۶	لامپ رشته‌ای ترئینی	۶
۷	پنکه	۷
۸	یخچال	۸
۹	لامپ رشته‌ای ۱۰۰	۹
۱۰	رایانه رومیزی (لپ‌تاپ)	۱۰
۱۱	چرخ خیاطی	۱۱
۱۲	تلویزیون ۴۰ LED اینچ	۱۲
۱۳	فریزر	۱۳
۱۴	آب میوه‌گیری	۱۴
۱۵	تلویزیون پلاسما	۱۵
۱۶	رایانه، اسکن، مانیتور	۱۶
۱۷	کولر آبی	۱۷
۱۸	چرخ گوشت	۱۸
۱۹	پلوپز	۱۹
۲۰	سماور برقی	۲۰
۲۱	مایکروفر	۲۱
۲۲	جاروبرقی	۲۲
۲۳	سشوار	۲۳
۲۴	ماشین لباسشویی	۲۴
۲۵	آبگرمکن برقی	۲۵
۲۶	اطوی برقی	۲۶
۲۷	بخاری برقی	۲۷
۲۸	کولر برقی	۲۸
۲۹	ماشین ظرفشویی	۲۹

### جدول ۳۳- شمایی فنی کلیدها

علامت اختصاری	نام وسیله یا قطعه
	قطع و وصل ساده (۰_۱)
	معکوس کننده جهت گردش موتور (چپ گرد، راست گرد) (۱_۰_۲)
	ستاره - مثلث ( $\Delta$ - $\lambda$ )
	ستاره - مثلث، چپ گرد، راست گرد ( $\Delta$ - $\lambda$ - C - $\lambda$ - $\Delta$ )
	چند سرعته (۰_۱_۲_۳) و (۰_۱_۲_۴)
	راه اندازی موتورهای تک فاز
	انتخاب کننده فاز (برای دستگاههای اندازه گیری) (مانند کلید ولت‌метр)
--	محرك دستی
E--	محرك فشاری (با دست)
]--	محرك کششی
F--	محرك تغییر جهت
8---	محرك با کلید
O---	فعال شونده با بادامک و حسگرها
/---	محرك فشاری (با پدال)
	قفل مکانیکی
	محرك موتوری
	محرك کلید اضطراری
	محرك حرارتی قابل تنظیم

علامت اختصاری	نام وسیله یا قطعه
	محرك حرارتی غیرقابل تنظیم
	محرك الکترومغناطیسی
	محرك با سطح سیال
	لامپ خبر
	پیزر
	بوق
	زنگ
	آژیر
	دیود
	بوین کنتاکتور
	رله‌های عملگر با مشخصه خاص
	رله تأخیر در وصل
	رله تأخیر در قطع
	رله تأخیر در قطع و وصل
	رله با تحریک حرارتی (بی مثال)
	رله اضافه جریان (جریان زیاد)
	رله قطع کننده جریان معکوس

علامت اختصاری	نام وسیله یا قطعه
	لامپ خبر
	پیزر
	بوق
	زنگ
	آژیر
	LED
	کلید غیر لمسی (نوع القایی)
	کلید تابع فشار
	کلید شناور (فلوتوتر)
	کنتاکت باز تایمر با تأخیر در قطع
	کنتاکت باز تایمر با تأخیر در وصل
	کنتاکت بسته تایمر با تأخیر در قطع
	کنتاکت بسته تایمر با تأخیر در وصل
	کنتاکت بسته کلید کششی
	کنتاکت باز کلید کششی
	کنتاکت تبدیل (تعویض کننده)
	کنتاکت تبدیل با حالت آموزش در وسط
	کلید یک فاز
	کلید سه فاز

علامت اختصاری	نام وسیله یا قطعه
E - ۱	شستی وصل (استارت)
E - ۲	شستی قطع (استوب)
E - ۳	شستی وصل و قطع (استوب - استارت دوبل)
۰ - ۱	کنتاکت باز لیمیت سوییچ
۰ - ۲	کنتاکت بسته لیمیت سوییچ
۱	کنتاکت باز کنتاکتور
۲	کنتاکت بسته کنتاکتور
۳	کنتاکت بسته مدار فرمان بی مثال
{	کنتاکت بسته شونده تأخیری
۴	کنتاکت بازشونده تأخیری
۵ - ۱	کنتاکت بسته کلید گردان
۵ - ۲	کنتاکت باز کلید گردان

ادامه جدول ۳۳- مفهوم علائم مندرج بر روی صفحه

نشانه	شرح دستگاه
	سیم داغ
	بی مثالی
	قاب گردان
	آهنربای گردان
	آهن
	آهنربای دائم گردان پلاریزه نشده
	الکترودینامیک
	فرودینامیک
	اندوکسیونی
	مغناطیسی
	الکترواستاتیک
	ترموکوبل با گرمایش الکتریکی عایق شده بدون اتصال
	ترموکوبل با گرمایش الکتریکی عایق شده اتصال یکسوساز
	یکسوساز
	یکسوساز لامپی الکترونیکی

نشانه	شرح
	حفظ شده در مقابل میدان‌های مغناطیسی خارجی
	حفظ شده در مقابل میدان‌های الکترومغناطیسی خارجی
	دستگاه آهنربای دائم حفظ شده در مقابل میدان مغناطیسی خارجی
	دستگاه الکترواستاتیکی حفظ شده در مقابل میدان‌های الکترومغناطیسی خارجی
—	جریان مستقیم
—	جریان متناوب
	جریان متناوب سه‌فاز
1.5	کلاس طبقه‌بندی با دقیقت ۱/۵ درصد
	مورد استفاده دستگاه به حالت افقی
	مورد استفاده دستگاه به حالت عمودی
	به اندازه معین نسبت به افق مایل می‌شود (مثلثاً ۶۰ درجه)
	حفظ شده عایقی دستگاه (مثلثاً ۲ کیلووات امتحان شده است)
	ترمینال

### جدول ۳۴- علائم اختصاری دستگاههای اندازه‌گیری

نشانه	وسیله	نشانه	وسیله
(Hz)	فرکانس متر	(A)	آمپر متر
(Ω)	اهم متر	(V)	ولت متر
(H)	هانری متر	(W)	وات متر
(F)	فارامتر	(KWh)	کنتوری برق
		(P)	کسینوس فی متر

### جدول ۳۵- ولتاژ آزمایش برای ترانسفورماتورهای کوچک

حافظت از نظر عایق برای درجات II و I	ولتاژ آزمایش عایق به مدت یک دقیقه برای ولتاژهای نامی:			
	۴۲۷	۲۵۰۷	۵۰۰۷	۱۰۰۰۷
سیم پیچ اولیه با بدنه	۱۰۰۰	۱۵۰۰	۲۵۰۰	۳۰۰۰
سیم پیچ ثانویه با بدنه				
سیم پیچ ثانویه با سیم پیچ اولیه				فقط برای حفاظت درجه I
برای آزمایش مجدد با ۸۰ درصد ولتاژ آزمایش، آزمایش می‌شود.				
درجه I - ترانسفورماتورهای دارای سیم حفاظ درجه II - ترانسفورماتور ولتاژ کم				

### جدول ۳۶- علائم اختصاری کابل

توضیحات	حرف اختصاری
VDE کابل‌های نرم شده با هادی مسی براساس استاندارد	N
عایق پروتودور	Y (اولین Y در ردیف حروف)
روپوش پروتودور	Y (دومین Y در ردیف حروف)
کابل‌های نرم شده با نوع هادی از جنس آلومینیوم	NA (اولین حروف)
غلاف خارجی دوبل	A (دومین حروف)
کابل مسلح با نوار فلزی (باندaz فولادی)	B
غلاف سربی	K

جدول ۳۷- چگالی جریان با توجه به قدرت ترانسفورماتور

قدرت $ VA P_r$	$\frac{A}{mm^2}$ چگالی جریان
۵۰ تا ۱۰۰	۴
۱۰۰ تا ۲۰۰	۳/۵
۲۰۰ تا ۵۰۰	۲
۵۰۰ تا ۱۰۰۰	۲/۵
۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰	۱/۷۵
۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰	۱/۵
۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰	۱

جدول ۳۸- ابعاد هسته برای ورق های ترانسفورماتور با مشخصات c-f-g-2C-2f (مقادیر بر حسب mm)

	۱۲a	۹۲b	۱۰۶a	۱۳۰a	۱۳۰b	۱۵۰a	۱۵۰b	۱۷۰a				
a	۹۲	۹۲	۱۰۶	۱۰۶	۱۳۰	۱۳۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۷۰	۱۷۰		
b	۶۷/۵	۶۲/۵	۷۰/۵	۷۰/۵	۸۷/۵	۸۷/۵	۱۰۰	۱۰	۱۱۴			
c	۱۱/۵	۱۱/۵	۱۴/۵	۱۴/۵	۱۷/۵	۱۷/۵	۲۰	۲۰	۲۸			
d	۴/۵	۴/۵	۵/۵	۵/۵	۶/۸	۶/۸	۷/۸	۷/۸				
e	۵۱	۵۱	۵۶	۵۶	۷۰	۷۰	۸۰	۸۰	۸۵			
f	۱۳	۱۳	۲۹	۲۹	۳۵	۳۵	۴۰	۴۰	۵۷			
g	۲۳	۲۳	۲۴	۲۴	۳۰	۳۰	۳۵	۳۵	۳۸/۵			
h	۲۲/۵	۲۲/۵	۲۲/۵	۲۶/۵	۳۷/۷	۴۷/۷	۴۱/۷	۴۱/۷				
i	۸۲	۸۲	۹۲	۹۴	۱۱۵	۱۱۵	۱۲۵	۱۲۵	۱۴۲			
k	۵	۵	۶	۶	۷/۵	۷/۵	۷/۵	۷/۵	۱۴			
L _E	۱۹۴	۱۹۴	۲۱۸	۲۱۸	۲۷۰	۲۷۰	۳۱۰	۳۱۰				
r	۵	۴	۵	۵	۶	۶	۶	۶				
s	۰/۵ تا ۰/۲۵											

جدول ۳۹- ابعاد هسته برای ورق های ترانسفورماتور با مشخصات c-g-2C-f (مقادیر بر حسب mm)

	EI	EI	EI	EI	EI	EI	EI	EI	EI	EI	EI	EI	EI	EI	EI	EI	EI
۲۰	۳۶	۴۲	۴۸	۵۴	۶۰	۶۶	۷۲	۷۸	۸۴a	۸۴b	۹۶	۱۰۵	۱۲۰	۱۳۵	۱۵۰		
a	۲۰	۳۶	۴۲	۴۸	۵۴	۶۰	۶۶	۷۲	۷۸	۸۴	۸۴	۹۶	۱۰۵	۱۲۰	۱۳۵	۱۵۰	
b	۲۰	۲۴	۲۸	۳۲	۳۶	۴۰	۴۴	۵۰	۵۲	۵۶	۵۶	۶۴	۷۰	۸۰	۹۰	۱۰۰	
c	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲/۵	۱۳	۱۴	۱۴	۱۶	۱۷/۵	۲۰	۲۲/۵	۲۵	
d	-	-	۲/۵	۳/۵	۳/۵	۳/۵	۴/۵	۴/۵	۴/۵	۴/۵	۴/۵	۴/۵	۵/۵	۵/۵	۶/۸	۷/۸	
e	۱۵	۱۸	۲۱	۲۴	۲۷	۳۰	۳۳	۳۷/۵	۳۹	۴۲	۴۲	۴۸	۵۲/۵	۶۰	۶۷/۵	۷۵	
f	۱۰	۱۲	۱۴	۱۶	۱۸	۲۰	۲۲	۲۵	۲۶	۲۸	۲۸	۳۲	۳۵	۴۰	۴۵	۵۰	
g	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲/۵	۱۳	۱۴	۱۴	۱۶	۱۷/۵	۲۰	۲۲/۵	۲۵	
h	۱۰/۵	۱۲/۵	۱۴/۸	۱۶/۸	۱۸/۸	۲۱	۲۳	۲۶	۲۷/۵	۲۹/۵	۴۲/۵	۳۲/۵	۳۷	۴۱/۷	۴۷/۷	۵۱/۷	
i	-	-	۳۵	۴۰	۴۵	۵۰	۵۵	۶۲/۵	۶۵	۷۰	۷۰	۸۰	۸۷/۵	۱۰۰	۱۱۲/۵	۱۲۵	
k	-	-	۲/۵	۴	۴/۵	۵	۵/۵	۶/۲۵	۶/۵	۷	۷	۸	۹/۵	۱۰	۱۱/۲۵	۱۲/۵	
L _E	۶۰	۷۲	۸۴	۹۶	۱۰۸	۱۲۰	۱۲۲	۱۳۰	۱۳۶	۱۴۸	۱۶۸	۱۹۲	۲۱۵	۲۴۰	۲۷۰	۳۰۰	
r	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۵	۶	۶	
s	۰/۵	۰/۵	۰/۱									۰/۵	۰/۵				

جدول ۴۰- مشخصات سیم های لامپ

قطر سیم mm	قطر سیم با mm	قطر سیم با لامپ mm	سطح مقطع سیم mm ²	وزن سیم gr/m	مقاومت سیم Ω/m	تعداد دور در Cm ² هر
۰/۰۵	۰/۰۶۲	۰/۰۰۲۰	۰/۰۰۱۹	۸/۹۴		۲۰۰۰۰
۰/۰۶	۰/۰۷۸	۰/۰۰۲۸	۰/۰۰۲۷	۶/۲۱		۱۵۰۰۰
۰/۰۷	۰/۰۸۵	۰/۰۰۳۹	۰/۰۰۳۷	۴/۵۶		۱۱۰۰۰
۰/۰۸	۰/۰۹۵	۰/۰۰۵۰	۰/۰۰۴۸	۳/۴۹		۹۰۰۰
۰/۰۹	۰/۱۰۸	۰/۰۰۶۴	۰/۰۰۶۰	۲/۷۶		۷۰۰۰
۰/۱۰	۰/۱۱۵	۰/۰۰۷۹	۰/۰۰۷۴	۲/۲۳		۶۰۰۰
۰/۱۱	۰/۱۳	۰/۰۰۹۵	۰/۰۰۸۵	۱/۸۴		۵۰۰۰

०/१२	०/१४	०/०११८	०/१०८	१/५८	५०००
०/१३	०/१५	०/०१३३	०/१२०	१/३२	३६००
०/१४	०/१६	०/०१८४	०/१४३	१/१४	३२००
०/१५	०/१७	०/०१७७	०/१६४	०/९९	२८००
०/१६	०/१८	०/०२११	०/१८६	०/८७	२८००
०/१७	०/१९	०/०२२७	०/२१०	०/७७३	२२८०
०/१८	०/२०	०/०२८४	०/२३८	०/६८९	२०००
०/१९	०/२१	०/०२८४	०/२८०	०६१९	१८००
०/२०	०/२२	०/०३१४	०/२८९	०/८८७	१६८०
०/२१	०/२३	०/०३४६	०/३३०	०/८०७	१८००
०/२२	०/२४	०/०३८	०/३८०	०/४६०	१४००
०/२३	०/२५	०/०४२	०/३९०	०/४२२	१३००
०/२४	०/२६	०/०४८	०/४२८	०/३८८	१२००
०/२५	०/२७	०/०४९	०/४८०	०/३८७	११००
०/२६	०/२८८	०/०५३	०/४९८	०/३३०	१०२०
०/२७	०/२९८	०/०५८	०/५२२	०/३०६	९८०
०/२८	०/३०८	०/०६२	०/५७१	०/२८८	८७०
०/२९	०/३१८	०/०६६	०/६१२	०/२६६	८००
०/३०	०/३३	०/०३१	०/६२८	०/२४८	७७०
०/३१	०/४८	०/०८०	०/७४०	०/२१८	६९०
०/३२	०/३८	०/०९६	०/८९०	०/१८२४	५८०
०/३३	०/४०	०/१०८	०/१९४	०/१८३२	५२०
०/४०	०/४३	०/१२६	१/१६०	०/१३९६	४८०
०/४८	०/४८	०/१५९	१/२८०	०/११०३	३८०
०/८०	०/८४	०/१९६	१/८३०	०/०८१४	३००

ၦ/၅၅	ၦ/၅၉	ၦ/၃၉၈	၂/၂၀၀	ၦ/၀၇၃၈	၂၅၀
ၦ/၆၀	ၦ/၆၄	ၦ/၂၈၃	၂/၆၃	ၦ/၀၆၃၁	၂၁၀
ၦ/၆၅	ၦ/၆၉	ၦ/၂၃၃	၂/၉၇	ၦ/၀၅၃၆	၁၈၀
ၦ/၇၀	ၦ/၇၄	ၦ/၃၈၅	၃/၄၃	ၦ/၀၄၅၅	၁၆၀
ၦ/၇၅	ၦ/၇၁	ၦ/၄၄၄	၃/၉၅	ၦ/၀၃၉၅	၁၄၀
ၦ/၈၀	ၦ/၈၄	ၦ/၅၀၄	၂/၄၈	ၦ/၀၃၄၈	၁၂၀
ၦ/၈၅	ၦ/၈၉	ၦ/၅၆၈	၅/၀၅	ၦ/၀၃၀၉	၁၁၀
ၦ/၉၀	ၦ/၉၄	ၦ/၅၃၆	၅/၆၄	ၦ/၀၃၇၅	၁၀၀
ၦ/၉၅	ၦ/၉၉	ၦ/၇၀၉	၆/၃၁	ၦ/၀၃၄၇	၉၀
၁/၀၀	၁/၀၆	ၦ/၂၈၆	၇/၀၀	ၦ/၀၃၁၃	၈၁
၁/၁၀	၁/၁၄	ၦ/၉၅၀	၈/၃၆	ၦ/၀၁၇၅	၇၅
၁/၂၀	၁/၂၄	၁/၁၃၁	၁၀/၀၁	ၦ/၀၁၅၅	၅၆
၁/၃၀	၁/၃၄	၁/၃၃၇	၁၁/၈	ၦ/၀၁၃၃	၄၈
၁/၄၀	၁/၄၄	၁/၅၃၉	၁၂/၇	ၦ/၀၁၁၄၀	၄၀
၁/၅၀	၁/၅၄	၁/၇၃၀	၁၅/၇၅	ၦ/၀၀၁၉	၃၃
၁/၆၀	၁/၆၄	၂/၀၁၁	၁၇/၁	ၦ/၀၀၈၈	၂၅
၁/၇၀	၁/၇၄	၂/၂၇၀	၂၀/၃	ၦ/၀၀၇၇	၂၀
၁/၈၀	၁/၈၄	၂/၅၄၅	၂၂/၄	ၦ/၀၀၆၉	၁၇
၁/၉၀	၁/၉၄	၂/၈၃၅	၂၅/၂	ၦ/၀၀၆၃	၁၅
၂	၂/၀၇	၃/၁၂၃	၂၈/၀၀	ၦ/၀၀၅၆	၁၃
၂/၅	၂/၅၇	၂/၉၀၈	၂၃/၇	ၦ/၀၀၄၆	၇
၃	၃/၀၈	၇/၇၀	၆၃/၅	ၦ/၂၃၃၅	-

جدول ۴۱- درصد افت ولتاژ در ترانسفورماتور

درصد افت ولتاژ ZΔU	قدرت P _z [VA]
۲۰	۵
۱۷	۱۰
۱۵	۲۵
۱۲	۵۰
۱۰	۷۵
۹	۱۰۰
۸	۱۵۰
۷/۵	۲۰۰
۷	۳۰۰
۶/۵	۴۰۰
۶	۵۰۰
۵	۷۵۰
۴	۱۰۰۰
۳	۱۵۰۰
۲	۲۰۰۰
۱/۵	۳۰۰۰

جدول ۴۲- انواع حفاظت در مقابل اجسام خارجی و نفوذ آب (IP)

نکته	توضیح	نوع ایمنی
-	ایمنی تماس و ایمنی جسم خارجی	بدون ایمنی تماس، بدون ایمنی جسم خارجی
-	ایمنی در مقابل جسم خارجی بزرگ‌تر از mm	ایمنی در مقابل جسم خارجی بزرگ‌تر از mm
-	ایمنی در مقابل جسم خارجی بزرگ‌تر از mm	ایمنی در مقابل جسم خارجی بزرگ‌تر از mm
-	ایمنی در مقابل جسم خارجی بزرگ‌تر از mm	ایمنی در مقابل جسم خارجی بزرگ‌تر از mm
۱	ایمنی در مقابل رسوب گرد غبار مضریه داخل	ایمنی در مقابل رسوب گرد غبار مضریه داخل
۲	ایمنی در مقابل نفوذ گرد و غبار	ایمنی در مقابل نفوذ گرد و غبار
	ایمنی آب	ایمنی آب
-	بدون ایمنی آب	IPX۰
۳	ایمنی در مقابل ریزش عمودی قطرات آب	IPX۱
۳	ایمنی در مقابل ریزش عمودی قطرات آب	IPX۲
۳	ایمنی در مقابل پخش آب	IPX۳
۵	ایمنی در مقابل پاشیدن آب	IPX۴
۶	ایمنی در مقابل ریزش فروان آب، متلاً از نازل	IPX۵
۷	ایمنی در مقابل جریان آب	IPX۶
۷	ایمنی در مقابل غوطه‌ور شدن	IPX۷
۸	ایمنی در مقابل غوطه‌وری کامل	IPX۸
نکته انواع ایمنی (مفهوم را در جدول بالا ببینید)		
      		

### جدول ۴۳- کلاس عایق‌ها

کلاس حرارتی یا عایقی	حداکثر دما
X یا Y	۹۰°
A	۱۰۵°
E	۱۲۰°
B	۱۳۰°
F	۱۵۵°
C	۱۸۰°
H	۲۱۰°




### جدول ۴۴- قابلیت بار مجاز سیم‌های مسی عایق‌دار و سطح مقطع‌های مربوط

سطح مقطع	استاندارد ایران ۱۰۷۰ (۶۰۷)	استاندارد NYA با نوع عایق دار (۶۰۷)	گروه دوم: کابل‌های رشته‌ای مانند NYM با استاندارد ایران ۱۰۷۰ (۶۰۷)	گروه سوم: سیم‌های مخصوص نصب در هوای آزاد و مراکز توزیع	فیوز (آمپر)	جریان مجاز (آمپر)
۱	۱۲	۱۶	۱۶	۱۶	۲۰	۲۰
۱/۵	۱۶	۲۰	۲۰	۲۰	۲۵	۲۵
۲/۵	۲۱	۲۷	۲۷	۲۷	۳۴	۳۵
۴	۲۷	۳۶	۳۶	۳۶	۴۵	۴۵
۶	۳۵	۴۷	۴۷	۴۷	۵۷	۵۷
۱۰	۴۸	۶۵	۶۵	۶۵	۷۸	۷۸
۱۶	۶۵	۸۳	۸۳	۸۳	۱۰۴	۱۰۴
۲۵	۸۸	۱۱۵	۱۱۵	۱۱۵	۱۳۷	۱۳۷
۳۵	۱۱۰	۱۴۳	۱۴۳	۱۴۳	۱۶۰	۱۶۰
۵۰	۱۴۰	۱۷۸	۱۷۸	۱۷۸	۲۱۰	۲۱۰
۷۰	۱۷۵	۲۲۰	۲۲۰	۲۲۰	۲۶۰	۲۶۰
۹۵	۲۱۰	۲۶۵	۲۶۵	۲۶۵	۳۱۰	۳۱۰
۱۲۰	۲۵۰	۳۱۰	۳۱۰	۳۱۰	۳۶۵	۳۶۵

### جدول ۴۵- شرح کلاس‌های عایقی

کلاس عایق	حداکثر دمای قابل تحمل ^۳	مشخصات
Y	۹۰	این نوع عایق از مواد پنبه، ابریشم، کاغذ، سلولز چوب که به روغن آغشته یا غوطه‌ور نشده‌اند ساخته می‌شوند (کاربرد زیادی ندارند).
A	۱۰۵	مواد عایقی نوع Y هستند که به روغن یا صمغ‌های طبیعی اترسل آغشته می‌شوند ورق‌های چوبی و کاغذ در این رده قرار دارند.
E	۱۲۰	شامل لعب‌های مصنوعی، پنبه و ورق‌های کاغذی با چسب مالذیید و غیره می‌باشند.
B	۱۳۰	از عایق‌های میکا، الیاف شیشه‌ای، پنبه با چسب مناسب، به صورت ورق‌های میکا و شیشه و پنبه نسوز ساخته می‌شوند.
F	۱۵۵	مواد عایقی B را همراه با چسبی که پایداری حرارتی بالا دارد شامل می‌شود.
H	۱۸۰	الیاف شیشه‌ای، پنبه نسوز، میکا و صمغ‌های سیلیسیم را شامل می‌شود.
Y	بالاتر از ۱۸۰	میکا، سرلمیک، شیشه، کوارتز بدون چسب یا صمغ‌های سیلیسیم بل پایداری حرارتی بالا را شامل می‌شود.

جدول ۴۶- علائم اختصاری و اتصالی ترانسفورماتور

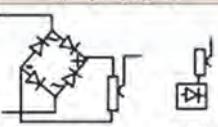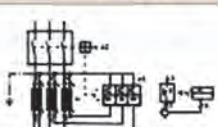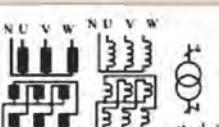				
سه بیج اول جین مه امن	سه بیج اول شای خس سه بیج تکویه			
				
سه بیج اول شای خس ترانسفورماتور نک فلز با دو سه بیج مردمی مسلسل	سه بیج اول شای خس ترانسفورماتور نک فلز با دو سه بیج مردمی مسلسل	سه بیج اول شای خس ترانسفورماتور نک فلز با دو سه بیج مردمی مسلسل	سه بیج اول شای خس ترانسفورماتور نک فلز با دو سه بیج مردمی مسلسل	سه بیج اول شای خس ترانسفورماتور نک فلز با دو سه بیج مردمی مسلسل
				
شای فنی علات اصل مبدل فلز تغذیه پکوخت				
				
شای فنی ترانسفورماتور مسلسل	شای فنی ترانسفورماتور کاهنده	شای فنی علات اصل ترانسفورماتور کاهنده	شای فنی علات اصل ترانسفورماتور کاهنده	شای فنی علات اصل ترانسفورماتور کاهنده
				
شای فنی یک سو کشته تمام موج بل	شای فنی کشته کشته تمام موج بل	شای فنی کشته کشته تمام موج بل	شای فنی کشته کشته تمام موج بل	شای فنی کشته کشته تمام موج بل

جدول ۴۷- جریان مجاز کابل‌های برق با ولتاژ اسمی = ۱KV

سطح مقطع (mm) ²	کابل‌های ۱ سیسه جریان مستقیم	کابل‌های ۲ سیسه (amp)	کابل‌های ۳ و ۴ سیسه (amp)	سه تا کابل سیسه سه فاز (amp)				
				طرز قرار گرفتن کابل‌ها	طرز قرار گرفتن کابل‌ها	در خاک آزاد	در هوای آزاد	
در خاک	در هوای آزاد	در خاک	در هوای آزاد	در خاک	در هوای آزاد	در خاک	در هوای آزاد	
۵/۱	۲۷	۲۶	۳۰	۲۱	۲۷	۱۸	-	-
۵/۲	۵۰	۳۵	۴۱	۲۹	۳۶	۲۵	-	-

۴	۶۵	۴۶	۵۳	۳۸	۴۶	۳۴	-	-	-	-
۶	۸۳	۵۸	۶۶	۴۸	۵۸	۴۴	-	-	-	-
۱۰	۱۱۰	۸۰	۸۸	۶۶	۷۷	۶۰	-	-	-	-
۱۶	۱۴۵	۱۰۵	۱۱۵	۹۰	۱۰۰	۸۰	۱۲۰	۱۰۰	۱۱۰	۸۶
۲۵	۱۹۰	۱۴۰	۱۵۰	۱۲۰	۱۳۰	۱۰۵	۱۵۵	۱۳۵	۱۲۰	۱۲۰
۳۵	۲۳۵	۱۷۵	۱۸۰	۱۵۰	۱۵۵	۱۳۰	۱۸۵	۱۷۰	۱۷۰	۱۴۵
۵۰	۲۸۰	۲۱۵	-	-	۱۸۵	۱۶۰	۲۲۰	۲۰۵	۲۲۰	۱۸۰
۷۰	۳۵۰	۲۷۰	-	-	۲۳۰	۲۰۰	۲۷۰	۲۶۰	۲۴۵	۲۲۵
۹۵	۴۲۰	۳۳۵	-	-	۲۷۵	۲۴۵	۳۲۵	۳۲۰	۲۹۵	۲۸۰
۱۲۰	۴۸۰	۳۹۰	-	-	۳۱۵	۲۸۵	۳۷۰	۳۷۵	۳۳۵	۳۳۰

جدول ۴۸- کلاس (طبقه‌بندی) حرارتی سیم‌های لامپ

H	F	B	A	کلاس عایقی
۱۸۰	۱۵۵	۱۳۰	۱۰۵	حداکثر دمای قابل تحمل °C

جدول ۴۹- رنگ‌بندی عایق سیم‌ها و کابل

تعداد سیم‌های کابل	رنگ عایق سیم‌های کابل بدون سیم محافظ (سیم ارت)	رنگ عایق سیم‌های کابل با سیم محافظ (سیم ارت)
۱ سیمه	-	سیاه
۲ سیمه	-	سیاه - آبی
۳ سیمه	سبز و زرد - آبی - قهوه‌ای	سیاه - آبی - قهوه‌ای
۴ سیمه	سبز و زرد - آبی - قهوه‌ای - سیاه	سیاه - آبی - قهوه‌ای - سیاه
۵ سیمه	سبز و زرد - آبی - قهوه‌ای - سیاه - سیاه	سیاه - آبی - قهوه‌ای - سیاه - سیاه
۶ سیمه و بالاتر	سبز و زرد - بقیه سیم‌ها سیاه و روی همه آنها همه آنها شماره زده می‌شود.	تمام سیم‌ها سیاه و روی همه آنها شماره زده می‌شود.

جدول ۵۰—اندازه و ابعاد هسته EI

اندازه	a	b	c	d	e	f	g	i	ضخامت ورق
EI۳۰	۳۰	۲۰	۵	-	۱۵	۱۰	۲۰	-	۰_۰/۵
EI۳۸	۳۸/۴	۲۵/۶	-	-	۱۹/۲۱	۱۲/۸	۲۵/۵	-	"
EI۴۲	۴۲	۲۸	۷	۳/۵	۲۱	۱۴	۲۸	۳۵	۰/۲۷_۶۵
EI۴۸	۴۸	۳۲	۸	۳/۵	۲۴	۱۶	۳۲	۴۰	"
EI۵۴	۵۴	۳۶	۹	۳/۵	۲۷	۱۸	۳۶	۴۵	"
EI۵۴	۶۰	۴۰	۱۰	۳/۵	۳۰	۲۰	۴۰	۵۰	"
EI۶۰	۶۶	۴۴	۱۱	۴/۵	۳۳	۲۲	۴۴	۵۵	"
EI۶۶	۷۵	۵۰	۱۲/۵	۴/۵	۳۷/۵	۲۵	۵۰	۶۲/۵	"
EI۷۵	۷۸	۵۲	۱۳	۴/۵	۳۹	۲۶	۵۲	۶۵	"
EI۷۸	۸۴	۵۶	۱۴	۴/۵	۴۲	۲۸	۵۶	۷۰	"
EI۹۶	۹۶	۶۴	۱۶	۵/۵	۴۸	۳۲	۶۴	۸۰	"
EI۱۰۵	۱۰۵	۷۰	۱۷/۵	۵/۵	۵۲/۵	۳۵	۷۰	۸۷/۵	"
EI۱۰۸	۱۰۸	۷۲	۱۸	۵/۵	۵۴	۳۶	۷۲	۹۰	"
EI۱۲۰	۱۲۰	۸۰	۲۰	۷	۶۰	۴۰	۸۰	۱۰۰	"
EI۱۵۰.N	۱۵۰	۱۰۰	۲۵	۸	۷۵	۵۰	۱۰۰	۱۲۵	"

جدول ۵۱ – استاندارد ابعاد قرقه‌های هسته ترانسفورماتور

نوع	a (mm)	b (mm)	h (mm)	L (mm)
El 30	19.5	10.5	10.5	11.5
El 38	25.1	13.3	13.6	11.7
El 42	27.2	14.5	14.8	20.5
El 48	21.2	16.5	16.8	21.5
El 54	35.2	18.5	18.8	21.5
El 60	39.1	20.6	21	29
El 66	43.1	22.6	24.7	32
El 78	51.1	26.6	27.5	38
El 54 a	55.1	28.6	29.5	41
El 54 b	51.1	32.6	34.6	41
El 92 a	67.4	32.6	33.5	47
El 92 b	67.4	32.6	37.5	47
El 96 a	62.4	32.6	37.5	50
El 96 b	62.4	32.6	45.7	50
El 96 c	62.4	32.6	59.7	50
El 106 a	75.5	29.6	33.5	55
El 106 b	75.4	29.6	46.5	55
El 120 a	77.5	40.8	41.7	59
El 120 b	77.5	40.8	53.7	59
El 120 c	77.5	40.8	73.7	59
El 130 a	90	35.7	37.7	69
El 130 b	92	35.7	47.7	69
El 140 a	97	51	49.6	73.5
El 140 b	97	51	66.6	73.5
El 140 c	97	51	92.6	73.5
El 150 a	107	40.7	41.6	79
El 150 b	107	40.7	51.7	79
El 150 c	107	40.7	61.7	79
El 170 a	121	45.7	56.7	94
El 170 b	121	45.7	66.7	94
El 170 c	121	45.7	45.7	94
El 195 a	136	56.5	76.7	124
El 195 b	136	56.5	57.7	124
El 195 c	136	56.5	70.7	124
El 231 a	159	66.5	85.7	143
El 231 b	159	66.5	80.7	143
El 231 c	159	66.5	99.7	143

جدول ۵۲- کلاس (طبقه‌بندی) حرارتی سیم‌های لامپ

H	F	B	A	کلاس عایقی
۱۸۰	۱۵۵	۱۳۰	۱۰۵	حداکثر دمای قابل تحمل °C

جدول ۵۳- افت ولتاژ در اتوترانسفورماتورها براساس توان

VA	توان تیپ	۵	۱۰	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰	۱۵۰	۲۰۰	۳۰۰	۴۰۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰
به درصد $\Delta U$		۱۰	۸/۵	۷/۵	۶	۵	۴/۵	۴	۳/۷۵	۳/۵	۳/۲۵	۳	۲	۱

جدول ۵۴- الکتروموتور سه فاز با ۲۴ شیار و ۴

شیارهای فاز R		شیارهای فاز T	شیارهای فاز S
N	۱ و ۲	۳ و ۴	۵ و ۶
S	۷ و ۸	۹ و ۱۰	۱۱ و ۱۲
N	۱۳ و ۱۴	۱۵ و ۱۶	۱۷ و ۱۸
S	۱۹ و ۲۰	۲۱ و ۲۲	۲۳ و ۲۴

جدول ۵۵- ابتدایی الکتروموتور سه فاز با ۲۴ شیار و ۴

شیارهای فاز R		شیارهای فاز S	شیارهای فاز T
N	۱ و ۲	۵ و ۶	۹ و ۱۰
S	۷ و ۸	۱۱ و ۱۲	۱۵ و ۱۶
N	۱۳ و ۱۴	۱۷ و ۱۸	۲۱ و ۲۲
S	۱۹ و ۲۰	۲۳ و ۲۴	۳ و ۴

جدول ۵۶- مشخصات سیم پیچ استارت موقت چهار بوبینه موتور کولر

قدرت استاندارد بر حسب اسپ بخار	قطر سیم مسی ۹۴ به ۱	قطر سیم مسی ۹۴ به ۲	گام بوبین ۱	گام بوبین ۲	گام بوبین ۳	گام بوبین ۴	تعداد دور بوبین ۱	تعداد دور بوبین ۲	تعداد دور بوبین ۳	تعداد دور بوبین ۴	طول بوبین ۱ cm	طول بوبین ۲ cm	طول بوبین ۳ cm	طول بوبین ۴ cm
$\frac{1}{4}$	۰/۴۰	۱-۱۰	۲-۹	۳-۸	۴-۷	۳۶	۳۵	۳۵	۲۰	۳۱	۲۶	۲۲/۵	۱۸/۵	
$\frac{1}{3}$	۰/۴۵	۱-۱۰	۲-۹	۳-۸	۴-۷	۲۲	۲۲	۲۵	۲۲	۳۲	۲۸	۲۴	۲۰	
$\frac{1}{2}$	۰/۵۰	۱-۱۰	۲-۹	۳-۸	۴-۷	۳۱	۳۲	۳۷	۲۰	۳۴	۲۹	۲۵/۵	۲۲/۵	
$\frac{3}{4}$	۰/۵۵	۱-۱۰	۲-۹	۳-۸	۴-۷	۲	۲۰	۲۰	۱۲	۳۴	۲۲۹	۲۵/۵	۲۲/۵	

جدول ۵۷- مشخصات سیم پیچی دور کم موتور کولر

قطر دستگیر بر حسب اسب بخار	قطر سیم مسی mm به	گام بویین بزرگ	گام بویین کوچک	تعداد دور بویین بزرگ	تعداد دور بویین کوچک	طول بویین بزرگ cm به	طول بویین کوچک cm به	طول بویین هسته cm به	قطر داخلی دستگیر cm به
$\frac{1}{2}$	۰/۴۵	۱_۶	۲_۵	۹۰	۹۰	۲۲	۱۸	۳/۷۵	۸/۹
$\frac{1}{3}$	۰/۵	۱_۶	۲_۵	۸۴	۸۴	۲۳/۵	۲۰	۴/۳	۸/۹
$\frac{1}{2}$	۰/۵۵	۱_۶	۲_۵	۷۰	۷۰	۲۵/۵	۲۲/۵	۵/۴	۸/۹
$\frac{3}{4}$	۰/۶۰	۱_۶	۲_۵	۶۵	۶۵	۲۵/۵	۲۲/۵	۵/۴	۸/۹

جدول ۵۸- مشخصات سیم پیچی دور زیاد موتور کولر آبی

قطر دستگیر بر حسب اسب بخار	قطر سیم مسی mm به	گام بویین بزرگ	گام بویین متوسط	گام بویین کوچک	تعداد دور بویین بزرگ	تعداد دور بویین متوسط	تعداد دور بویین کوچک	طول بویین بزرگ cm به	طول بویین متوسط cm به	طول بویین کوچک cm به	طول هوسته cm به	قطر داخلی دستگیر cm به
$\frac{1}{2}$	۰/۴۵	۱_۶	۱_۶	۲_۵	۴۵	۴۵	۲۸/۵	۲۳/۵	۱۹/۵	۱۹/۵	۳/۷۵	۸/۹
$\frac{1}{3}$	۰/۵	۱_۶	۱_۶	۲_۵	۸۴	۸۴	۸۴	۲۳/۵	۲۰	۲۰	۴/۳	۸/۹
$\frac{1}{2}$	۰/۵۵	۱_۶	۱_۶	۲_۵	۷۰	۷۰	۷۰	۲۵/۵	۲۲/۵	۲۲/۵	۵/۴	۸/۹
$\frac{3}{4}$	۰/۶۰	۱_۶	۱_۶	۲_۵	۶۵	۶۵	۶۵	۲۵/۵	۲۲/۵	۲۲/۵	۵/۴	۸/۹

جدول ۵۹- موتور سه فاز با ۳۶ شیار و ۴ قطب یک طبقه

شیارهای فاز R	شیارهای فاز T	شیارهای فاز S
۱_۲_۳	۴_۵_۶	۷_۸_۹
۱۰_۱۱_۱۲	۱۳_۱۴_۱۵	۱۶_۱۷_۱۸
۱۹_۲۰_۲۱	۲۲_۲۳_۲۴	۲۵_۲۶_۲۷
۲۸_۲۹_۳۰	۳۱_۳۲_۳۳	۳۴_۳۵_۳۶

## جدول ۶۰- ضریب ولتاژ سیم پیچی

$q =$	۲				۳			
$\frac{y_z}{y} =$	$\frac{6}{6}$	$\frac{5}{6}$	$\frac{4}{6}$	$\frac{9}{9}$	$\frac{8}{9}$	$\frac{7}{9}$	$\frac{6}{9}$	
$K =$	۰/۹۶۶	۰/۹۳۳	۰/۸۳۶	۰/۹۶۰	۰/۹۴۵	۰/۹۰۲	۰/۸۳۱	


جدول ۶۱- گروه کلافهای هر فاز موتور دالاندر با ۴ یا ۸ قطب سه فاز

	فاز R	فاز T	فاز S
گروه کلافهای فرد	۱ و ۷	۵ و ۱۱	۳ و ۹
گروه کلافهای زوج	۴ و ۱۰	۲ و ۸	۶ و ۱۲

جدول ۶۲- تشخیص نوع اتصال موتور به شبکه برق ایران

مشخصات پلاک موتور	نحوه اتصال موتور به شبکه برق ایران
۲۳۰λ	نمی تواند با شبکه سه فاز ایران راه اندازی شود
۲۳۰Δ	فقط به صورت ستاره
۴۰۰λ	فقط به صورت ستاره
۴۰۰Δ	به صورت ستاره مثلث می توان راه اندازی کرد و در نهایت باید اتصال مثلث باشد.
۴۰۰/۲۳۰λ /Δ	فقط به صورت ستاره
۴۰۰/۶۸۰λ /Δ	به صورت ستاره مثلث راه اندازی می شود و در نهایت باید مثلث بسته شود.

جدول ۶۲- مشخصات پلاک الکتروموتور

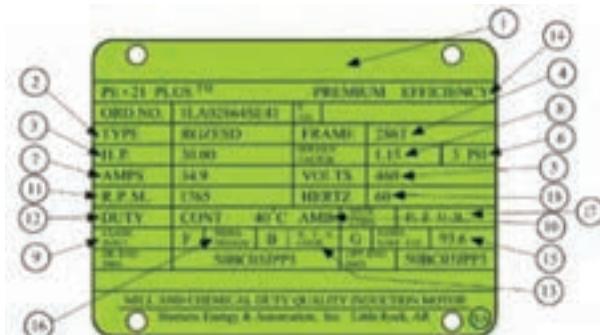

شماره	اطلاعات داده شده
۱	نام کارخانه
۲	مدل
۳	قدرت بر حسب اسپ بخار
۴	شماره پدنه
۵	ولتاژ کار
۶	تعداد فاز - یک فاز یا سه فاز
۷	مقدار جریان (مقدار آمیر)
۸	ضریب خدمات (ضریب کارگرد)
۹	کلاس عایقی
۱۰	دمای مجاور (دمای محیط)
۱۱	تعداد دور در دقیقه
۱۲	مدت زمان کار موتور در بار نامی
۱۳	حرف رمز حالت توقف و یا در حال کار روتور
۱۴	حداکثر بازده
۱۵	میزان بازده اسمی
۱۶	استاندارد کارخانجات تولید کننده وسائل الکتریکی
۱۷	ضریب قدرت
۱۸	فرکانس (بر حسب هertz)

جدول ۶۳- کاغذ برشمان مناسب برای ولتاژهای مختلف

ولتاژ فازی V	۰_۱۰۰	۱۰۰_۲۰۰	۲۰۰_۳۰۰	۳۰۰_۴۵۰	۴۵۰_۶۰۰	۶۰۰_۸۰۰	۸۰۰_۱۰۰۰
mm ضخامت عایق	۰/۲	۰/۳	۰/۵	۰/۶	۰/۷۵	۰/۷۵	۱

جدول ۶۴- ضریب ولتاژ کوتاهی

$\varepsilon = \frac{yz}{y} = \frac{5}{6}$	$\frac{4}{5}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{2}$
$k_s =$	۰/۹۹۶	۰/۹۵	۰/۹۲	۰/۸۷

### جدول ۶۵- طول، قطر و ابعاد کابلشو

طول (mm) L	قطر خارجی d2 (mm)	قطر داخلی d1 (mm)	پیچ خور (mm)	سطح مقطع هادی (mm²)
۲۴	۵/۵	۳/۸	۶	۶
۲۷	۶	۴/۵	۶	۱۰
۳۶	۸.۵	۵/۵	۸	۱۶
۳۸	۱۰	۷	۸	۲۵
۴۲	۱۲/۵	۸.۲	۱۲	۳۵
۵۲	۱۴/۵	۱۱.۹	۱۲	۵۰
۵۵	۱۶/۵	۱۱/۵	۱۲	۷۰
۶۵	۱۹	۱۳/۵	۱۲	۹۵
۷۰	۲۱	۱۵/۵	۱۲	۱۲۰
۷۸	۲۳/۵	۱۷	۱۲	۱۵۰
۸۲	۲۵/۵	۱۹	۱۲	۱۸۵
۹۲	۲۹	۲۱/۵	۱۶	۲۴۰
۱۰۰	۳۲	۲۴/۵	۱۶	۳۰۰
۱۱۵	۳۸/۵	۲۷/۵	۲۰	۴۰۰
۱۲۵	۴۲	۲۱	۲۰	۵۰۰
۱۳۵	۴۴	۳۴/۵	۲۰	۶۳۰

### جدول ۶۶- شعاع خمش کابل

حداکل شعاع خمش				نوع کابل
قطر کابل کوچک تر mm۸ از	قطر کابل بین mm ۱۲ تا ۱۶	قطر کابل بین mm ۲۰ تا ۲۴	قطر کابل بزرگ تر mm ۲۰ از	
				کابل برای تأسیسات نصب ثابت
۴D	۵D	۶D	۶D	استفاده عادی
۲D	۲D	۴D	۶۴D	در هنگام سربندی

## جدول ۶۷- مشخصات سیم پیچ استارت موقت سه بوبینه موتور کولر

قدرت استاتور بر حسب اسپ بخار	قطر سیم مسی mm به	گام بزرگ	گام بوبین متوسط	گام بوبین کوچک	تعداد دور بوبین بزرگ	تعداد دور بوبین متوسط	تعداد دور بوبین کوچک	طول بزرگ cm به	طول بوبین متوسط cm به	طول بوبین کوچک cm به	طول هسته cm به	طول داخلی استاتور cm به
$\frac{1}{4}$	۰/۴۰	۱-۹	۲-۸	۳-۷	۳۵	۳۵	۲۰	۲۶	۲۲/۵	۱۸/۵	۳/۷۵	۸/۹
$\frac{1}{3}$	۰/۵۰	۱-۹	۲-۸	۳-۷	۳۶	۳۵	۱۸	۲۸	۲۴	۲۰	۴/۳	۸/۹
$\frac{1}{2}$	۰/۵۰	۱-۹	۲-۸	۳-۷	۳۶	۳۵	۲۱	۲۹	۲۲/۵	۲۲/۵	۵/۴	۸/۹
$\frac{3}{4}$	۰/۵۵	۱-۹	۲-۸	۳-۷	۲۰	۲۰	۲۴	۲۹	۲۵/۵	۲۲/۵	۵/۴	۸/۹

## جدول ۶۸- کلاس عایق ها

حداکثر دما	کلاس حرارتی یا عایقی
۹۰°	X یا Y)
۱۰۵°	A
۱۲۰°	E
۱۳۰°	B
۱۵۵°	F
۱۸۰°	C
۲۱۰°	H

## جدول ۶۸- انواع کنکاتورها


رده‌بندی بهره‌برداری از کنکاتورها مطابق استاندارد IEC 60947-4-1		
نوع بار	کنکاتور	نوع کاربرد
AC	AC-1	بارهای غیرالقایی یا اندکی القایی - کوره مقاومتی
	AC-2	موتور روتور سیم پیچی: راهاندازی - خاموش کردن
	AC-3	موتور روتور قفسی: راهاندازی - خاموش کردن حین کار
	AC-4	موتور روتور قفسی: راهاندازی - قطع و وصل زیاد در زمان کم، تغییر جهت - ترمز
	AC - 5a	قطع و وصل لامپ‌های تخلیه در گاز
	AC-5b	قطع و وصل لامپ‌های رشته‌ای
	AC-6a	قطع و وصل بانک‌های خازنی
	AC-6b	قطع و وصل برای ترانسفورماتورها
	AC-7a	بارهای کم القایی لوازم خانگی مثل همزن و مخلوط کن
	AC-7b	بارهای موتوری لوازم خانگی مثل هوکش‌ها و جاروی برقی مرکزی
DC	AC-8a	فرمان موتور کمپرسورهای خنک‌ساز کاملاً بسته با وصل مجدد دستی رهاساز اضافه بار
	AC-8b	فرمان موتور کمپرسورهای خنک‌ساز کاملاً بسته با وصل مجدد دستی رهاساز اضافه بار
	DC-1	بارهای القایی یا اندک القایی - کوره مقاومتی
	DC-3	موتورهای شنت: راهاندازی - قطع و وصل زیاد در زمان کم، تغییر جهت - ترمز دینامیکی
	DC-5	موتورهای شنت: راهاندازی - قطع و وصل زیاد در زمان کم، تغییر جهت - ترمز دینامیکی
	DC-6	قطع و وصل برای لامپ‌های رشته‌ای

**جدول انتخاب کنترلر، بی‌متال و فیوز**  
**جدول ۶۸-۲-برای استفاده موتورهایی که به صورت مستقیم (یک ضرب) به شبکه متصل می‌شوند**

۷۲۲۰-۲۴۰ ولتاژ		۷۳۸۰ ولتاژ		۷۴۱۵-۴۴۰ ولتاژ		جریان کنترلر	جریان بی‌متال	جریان فیوز
KW	HP	KW	HP	KW	HP	A	A	A
		۰/۳۷	۰/۵			۹	۱-۱/۶	۲
۰/۳۷	۰/۵	۰/۵۵	۰/۷۵			۹	۱/۶-۲/۵	۲-۴
		۰/۷۵	۱	۰/۷۵	۱	۹	۱/۶-۲/۵	۲-۴
۰/۵۵	۰/۷۵	۱/۱	۱/۵	۱/۱	۱/۵	۹	۲/۵-۴	۴-۶
۰/۷۵	۱	۱/۵	۲	۱/۵	۲	۹	۲/۵-۴	۶-۴
۱/۱	۱/۵	۲/۲	۳	۲/۲	۳	۹	۴-۶	۶-۸
۱/۵	۲	۳	۴	۳	۴	۹	۴-۶	۸-۱۲
				۳/۷	۵	۹	۵/۵-۸	۸-۱۲
۱/۲	۳	۴	۵/۵			۱۶	۷-۱۰	۱۰-۱۲
۳	۴	۵/۵	۵/۷	۵/۵	۷/۵	۱۶	۱۰-۱۳	۱۲-۱۶
۴	۵/۵	۷/۵	۱۰	۷/۵	۱۰	۱۶	۱۲-۱۵	۱۶-۲۰
				۹	۱۲/۵	۱۶	۱۲-۱۸	۱۶-۲۰
۵/۵	۷/۵	۱۰	۱۲/۵			۲۵	۱۸-۲۵	۲۰-۲۵
		۱۱	۱۵	۱۱	۱۵	۲۵	۱۸-۲۵	۲۵
۷/۵	۱۰	۱۵	۲۰	۱۵	۲۰	۴۰	۲۲-۲۲	۲۲-۴۰
۱۰	۱۳/۵	۱۸/۵	۲۵	۱۸/۵	۲۵	۴۰	۳۰-۴۰	۴۰
۱۱	۱۵			۲۲	۳۰	۴۰	۳۰-۴۰	۴۰
		۲۲	۳۰	۲۵	۳۵	۶۳	۳۸-۵۰	۵۰-۶۳
۱۵	۲۰			۳۰	۲۰	۶۳	۴۸-۵۷	۶۳
۱۸/۵	۲۵	۳۰	۴۰	۳۳	۴۵	۶۳	۴۸-۵۷	۶۳
				۳۷	۵۰	۶۳	۵۷-۶۶	۶۳
۲۲	۳۰	۳۷	۵۰	۴۵	۶۰	۸۰	۶۶-۸۰	۸۰
		۴۵	۶۰	۵۰	۷۰	۱۲۵	۷۵-۱۰۵	۱۰۰
۳۰	۴۰	۵۵	۷۵	۵۹	۸۰	۱۲۵	۹۵-۱۲۵	۱۲۵
				۶۵	۹۰	۱۲۵	۹۵-۱۲۵	۱۲۵
۳۷	۵۰	۷۵	۱۰۰	۷۵	۱۰۰	۲۰۰	۱۲۰-۱۶۰	۱۶۰
۴۵	۶۰					۲۰۰	۱۲۰-۱۶۰	۱۶۰
۵۵۰	۵۵-۹۵	۹۰	۱۲۵	۹۰	۱۲۵	۲۰۰	۱۵۰-۲۰۰	۲۰۰
		۱۱۰	۱۵۰	۱۱۰	۱۵۰	۲۶۰	۱۶۰-۲۵۰	۲۵۰
				۱۳۲	۱۷۵	۲۶۰	۱۶۰-۲۵۰	۲۵۰
۷۵	۱۰۰	۱۳۲	۱۷۵	۱۵۰	۲۰۰	۲۶۰	۲۰۰-۳۱۵	۲۵۰
۹۰	۱۲۵	۱۶۰	۲۲۰	۱۶۵	۲۲۵	۴۵۰	۲۵۰-۴۰۰	۳۱۵
۱۰۵	۱۵۰			۱۸۵	۲۵۰	۴۵۰	۲۵۰-۴۰۰	۴۰۰
		۲۰۰	۲۷۰	۲۲۰	۳۰۰	۴۵۰	۳۱۵-۴۰۰	۴۰۰
۱۳۵	۱۷۵	۲۲۰	۳۰۰	۲۵۰	۳۵۰	۴۵۰	۳۱۵-۴۰۰	۴۰۰
۱۶۰	۲۲۰	۲۹۰	۳۵۰	۲۹۰	۴۰۰	۶۳۰	۴۰۰-۶۳۰	۶۳۰
		۳۱۵	۴۳۰			۶۳۰	۴۰۰-۸۰۰	۶۳۰


جدول ۶۹- ابعاد استاندارد تابلوهای دیواری و ایستاده

ردیف	عرض تابلو (میلی متر)	ارتفاع تابلو (میلی متر)	عمق تابلو (میلی متر)
۱	۲۵۰	۳۵۰	۱۵۰_۲۰۰_۲۵۰_۳۰۰
۲	۳۰۰	۴۰۰	۱۵۰_۲۰۰_۲۵۰_۳۰۰
۳	۴۰۰	۵۰۰	۱۵۰_۲۰۰_۲۵۰_۳۰۰
۴	۴۰۰	۶۰۰	۱۵۰_۲۰۰_۲۵۰_۳۰۰
۵	۵۰۰	۷۰۰	۱۵۰_۲۰۰_۲۵۰_۳۰۰
۶	۶۰۰	۸۰۰	۱۵۰_۲۰۰_۲۵۰_۳۰۰
۷	۷۰۰	۹۰۰	۱۵۰_۲۰۰_۲۵۰_۳۰۰
۸	۸۰۰	۱۰۰۰	۱۵۰_۲۰۰_۲۵۰_۳۰۰
۹	۹۰۰	۱۱۰۰	۱۵۰_۲۰۰_۲۵۰_۳۰۰

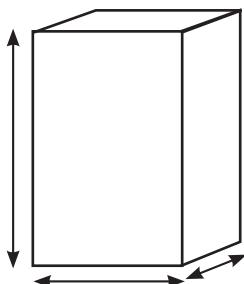

جدول ۷۰- ابعاد استاندارد سلولهای ایستاده

ردیف	عرض تابلو (میلی متر)	ارتفاع تابلو (میلی متر)	عمق تابلو (میلی متر)	پایه شاسی (میلی متر)	ارتفاع تمام شده (میلی متر)
۱	۶۰۰	۲۰۰۰	۶۰۰_۸۰۰	۲۰۰_۱۰۰	۲۱۰۰_۲۲۰۰
۲	۸۰۰	۲۰۰۰			۲۱۰۰_۲۲۰۰
۳	۸۰۰	۲۰۰۰			۲۱۰۰_۲۲۰۰

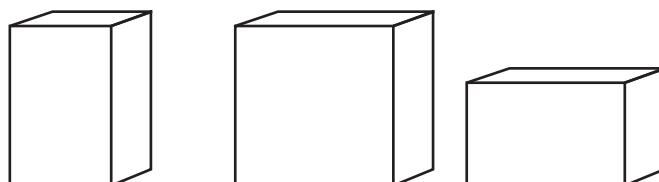

## جدول ۷۱- استانداردهای قطعات مورد نیاز در تابلوسازی برق

Table 7-1

Partial overview of the most important standards for low-voltage switchgear.

	German standard +	Classification VDE (0800)	European standard	International standard
General specification	DIN EN 60947-1	Part 100	EN 60947-1	IEC 60947-1
Circuit-breaker	DIN EN 60947-2	Part 101	EN 60947-2	IEC 60947-2
Electromechanical contactors and motor starters	DIN VDE 600-102	Part 102	EN 60947-4-1	IEC 60947-4-1
Switches, disconnectors, switch-disconnectors and fuse combination units	DIN VDE 565-107	Part 107	EN 60947-3	IEC 60947-3
Semiconductor contactors	DIN VDE 600-109	Part 108	—	IEC 60158-2-mod.
Multifunction equipment, automatic transfer switch	DIN VDE 0860-114	Part 114	EN 60947-6-1	IEC 60947-6-1
Multifunction equipment, control and protection switching devices	DIN EN 60947-6-2	Part 115	EN 60947-6-2	IEC 60947-6-2
Contactors and motor starters, semiconductor motor controllers and starters for AC	DIN EN 60947-4-2	Part 117	EN 60947-4-2	IEC 60947-4-2 mod.
Control devices and switching elements, electromechanical control circuit devices	DIN EN 60947-5-1	Part 200	EN 60947-5-1	IEC 60947-5-1

+) Current valid designation

+) Classification in VDE quality assurance system

## جدول ۷۲_ انتخاب وسایل فرمان و حفاظت تابلوهای سیستم متورهای سه فاز برقی

نام وسیله	ردیل مکانیکی (آبجکت) بر										گزینه های موتورهای سه فازی با ولتاژ ۳۸۰/۶۶۰	گزینه های موزون
	نام وسیله	نام متور	نام کلید									
۱۰۰۰	۱۰	۱	۱۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۱۰۰۱	۱۰	۱	۱۰	۱۰۰۱	۱۰۰۱	۱۰۰۱	۱۰۰۱	۱۰۰۱	۱۰۰۱	۱۰۰۱	۱۰۰۱	۱۰۰۱
۱۰۰۲	۱۰	۱	۱۰	۱۰۰۲	۱۰۰۲	۱۰۰۲	۱۰۰۲	۱۰۰۲	۱۰۰۲	۱۰۰۲	۱۰۰۲	۱۰۰۲
۱۰۰۳	۱۰	۱	۱۰	۱۰۰۳	۱۰۰۳	۱۰۰۳	۱۰۰۳	۱۰۰۳	۱۰۰۳	۱۰۰۳	۱۰۰۳	۱۰۰۳
۱۰۰۴	۱۰	۱	۱۰	۱۰۰۴	۱۰۰۴	۱۰۰۴	۱۰۰۴	۱۰۰۴	۱۰۰۴	۱۰۰۴	۱۰۰۴	۱۰۰۴
۱۰۰۵	۱۰	۱	۱۰	۱۰۰۵	۱۰۰۵	۱۰۰۵	۱۰۰۵	۱۰۰۵	۱۰۰۵	۱۰۰۵	۱۰۰۵	۱۰۰۵
۱۰۰۶	۱۰	۱	۱۰	۱۰۰۶	۱۰۰۶	۱۰۰۶	۱۰۰۶	۱۰۰۶	۱۰۰۶	۱۰۰۶	۱۰۰۶	۱۰۰۶
۱۰۰۷	۱۰	۱	۱۰	۱۰۰۷	۱۰۰۷	۱۰۰۷	۱۰۰۷	۱۰۰۷	۱۰۰۷	۱۰۰۷	۱۰۰۷	۱۰۰۷
۱۰۰۸	۱۰	۱	۱۰	۱۰۰۸	۱۰۰۸	۱۰۰۸	۱۰۰۸	۱۰۰۸	۱۰۰۸	۱۰۰۸	۱۰۰۸	۱۰۰۸
۱۰۰۹	۱۰	۱	۱۰	۱۰۰۹	۱۰۰۹	۱۰۰۹	۱۰۰۹	۱۰۰۹	۱۰۰۹	۱۰۰۹	۱۰۰۹	۱۰۰۹
۱۰۱۰	۱۰	۱	۱۰	۱۰۱۰	۱۰۱۰	۱۰۱۰	۱۰۱۰	۱۰۱۰	۱۰۱۰	۱۰۱۰	۱۰۱۰	۱۰۱۰
۱۰۱۱	۱۰	۱	۱۰	۱۰۱۱	۱۰۱۱	۱۰۱۱	۱۰۱۱	۱۰۱۱	۱۰۱۱	۱۰۱۱	۱۰۱۱	۱۰۱۱
۱۰۱۲	۱۰	۱	۱۰	۱۰۱۲	۱۰۱۲	۱۰۱۲	۱۰۱۲	۱۰۱۲	۱۰۱۲	۱۰۱۲	۱۰۱۲	۱۰۱۲
۱۰۱۳	۱۰	۱	۱۰	۱۰۱۳	۱۰۱۳	۱۰۱۳	۱۰۱۳	۱۰۱۳	۱۰۱۳	۱۰۱۳	۱۰۱۳	۱۰۱۳
۱۰۱۴	۱۰	۱	۱۰	۱۰۱۴	۱۰۱۴	۱۰۱۴	۱۰۱۴	۱۰۱۴	۱۰۱۴	۱۰۱۴	۱۰۱۴	۱۰۱۴
۱۰۱۵	۱۰	۱	۱۰	۱۰۱۵	۱۰۱۵	۱۰۱۵	۱۰۱۵	۱۰۱۵	۱۰۱۵	۱۰۱۵	۱۰۱۵	۱۰۱۵
۱۰۱۶	۱۰	۱	۱۰	۱۰۱۶	۱۰۱۶	۱۰۱۶	۱۰۱۶	۱۰۱۶	۱۰۱۶	۱۰۱۶	۱۰۱۶	۱۰۱۶
۱۰۱۷	۱۰	۱	۱۰	۱۰۱۷	۱۰۱۷	۱۰۱۷	۱۰۱۷	۱۰۱۷	۱۰۱۷	۱۰۱۷	۱۰۱۷	۱۰۱۷
۱۰۱۸	۱۰	۱	۱۰	۱۰۱۸	۱۰۱۸	۱۰۱۸	۱۰۱۸	۱۰۱۸	۱۰۱۸	۱۰۱۸	۱۰۱۸	۱۰۱۸
۱۰۱۹	۱۰	۱	۱۰	۱۰۱۹	۱۰۱۹	۱۰۱۹	۱۰۱۹	۱۰۱۹	۱۰۱۹	۱۰۱۹	۱۰۱۹	۱۰۱۹
۱۰۲۰	۱۰	۱	۱۰	۱۰۲۰	۱۰۲۰	۱۰۲۰	۱۰۲۰	۱۰۲۰	۱۰۲۰	۱۰۲۰	۱۰۲۰	۱۰۲۰
۱۰۲۱	۱۰	۱	۱۰	۱۰۲۱	۱۰۲۱	۱۰۲۱	۱۰۲۱	۱۰۲۱	۱۰۲۱	۱۰۲۱	۱۰۲۱	۱۰۲۱
۱۰۲۲	۱۰	۱	۱۰	۱۰۲۲	۱۰۲۲	۱۰۲۲	۱۰۲۲	۱۰۲۲	۱۰۲۲	۱۰۲۲	۱۰۲۲	۱۰۲۲
۱۰۲۳	۱۰	۱	۱۰	۱۰۲۳	۱۰۲۳	۱۰۲۳	۱۰۲۳	۱۰۲۳	۱۰۲۳	۱۰۲۳	۱۰۲۳	۱۰۲۳
۱۰۲۴	۱۰	۱	۱۰	۱۰۲۴	۱۰۲۴	۱۰۲۴	۱۰۲۴	۱۰۲۴	۱۰۲۴	۱۰۲۴	۱۰۲۴	۱۰۲۴
۱۰۲۵	۱۰	۱	۱۰	۱۰۲۵	۱۰۲۵	۱۰۲۵	۱۰۲۵	۱۰۲۵	۱۰۲۵	۱۰۲۵	۱۰۲۵	۱۰۲۵
۱۰۲۶	۱۰	۱	۱۰	۱۰۲۶	۱۰۲۶	۱۰۲۶	۱۰۲۶	۱۰۲۶	۱۰۲۶	۱۰۲۶	۱۰۲۶	۱۰۲۶
۱۰۲۷	۱۰	۱	۱۰	۱۰۲۷	۱۰۲۷	۱۰۲۷	۱۰۲۷	۱۰۲۷	۱۰۲۷	۱۰۲۷	۱۰۲۷	۱۰۲۷
۱۰۲۸	۱۰	۱	۱۰	۱۰۲۸	۱۰۲۸	۱۰۲۸	۱۰۲۸	۱۰۲۸	۱۰۲۸	۱۰۲۸	۱۰۲۸	۱۰۲۸
۱۰۲۹	۱۰	۱	۱۰	۱۰۲۹	۱۰۲۹	۱۰۲۹	۱۰۲۹	۱۰۲۹	۱۰۲۹	۱۰۲۹	۱۰۲۹	۱۰۲۹
۱۰۳۰	۱۰	۱	۱۰	۱۰۳۰	۱۰۳۰	۱۰۳۰	۱۰۳۰	۱۰۳۰	۱۰۳۰	۱۰۳۰	۱۰۳۰	۱۰۳۰
۱۰۳۱	۱۰	۱	۱۰	۱۰۳۱	۱۰۳۱	۱۰۳۱	۱۰۳۱	۱۰۳۱	۱۰۳۱	۱۰۳۱	۱۰۳۱	۱۰۳۱
۱۰۳۲	۱۰	۱	۱۰	۱۰۳۲	۱۰۳۲	۱۰۳۲	۱۰۳۲	۱۰۳۲	۱۰۳۲	۱۰۳۲	۱۰۳۲	۱۰۳۲
۱۰۳۳	۱۰	۱	۱۰	۱۰۳۳	۱۰۳۳	۱۰۳۳	۱۰۳۳	۱۰۳۳	۱۰۳۳	۱۰۳۳	۱۰۳۳	۱۰۳۳
۱۰۳۴	۱۰	۱	۱۰	۱۰۳۴	۱۰۳۴	۱۰۳۴	۱۰۳۴	۱۰۳۴	۱۰۳۴	۱۰۳۴	۱۰۳۴	۱۰۳۴
۱۰۳۵	۱۰	۱	۱۰	۱۰۳۵	۱۰۳۵	۱۰۳۵	۱۰۳۵	۱۰۳۵	۱۰۳۵	۱۰۳۵	۱۰۳۵	۱۰۳۵
۱۰۳۶	۱۰	۱	۱۰	۱۰۳۶	۱۰۳۶	۱۰۳۶	۱۰۳۶	۱۰۳۶	۱۰۳۶	۱۰۳۶	۱۰۳۶	۱۰۳۶
۱۰۳۷	۱۰	۱	۱۰	۱۰۳۷	۱۰۳۷	۱۰۳۷	۱۰۳۷	۱۰۳۷	۱۰۳۷	۱۰۳۷	۱۰۳۷	۱۰۳۷
۱۰۳۸	۱۰	۱	۱۰	۱۰۳۸	۱۰۳۸	۱۰۳۸	۱۰۳۸	۱۰۳۸	۱۰۳۸	۱۰۳۸	۱۰۳۸	۱۰۳۸
۱۰۳۹	۱۰	۱	۱۰	۱۰۳۹	۱۰۳۹	۱۰۳۹	۱۰۳۹	۱۰۳۹	۱۰۳۹	۱۰۳۹	۱۰۳۹	۱۰۳۹
۱۰۴۰	۱۰	۱	۱۰	۱۰۴۰	۱۰۴۰	۱۰۴۰	۱۰۴۰	۱۰۴۰	۱۰۴۰	۱۰۴۰	۱۰۴۰	۱۰۴۰
۱۰۴۱	۱۰	۱	۱۰	۱۰۴۱	۱۰۴۱	۱۰۴۱	۱۰۴۱	۱۰۴۱	۱۰۴۱	۱۰۴۱	۱۰۴۱	۱۰۴۱
۱۰۴۲	۱۰	۱	۱۰	۱۰۴۲	۱۰۴۲	۱۰۴۲	۱۰۴۲	۱۰۴۲	۱۰۴۲	۱۰۴۲	۱۰۴۲	۱۰۴۲
۱۰۴۳	۱۰	۱	۱۰	۱۰۴۳	۱۰۴۳	۱۰۴۳	۱۰۴۳	۱۰۴۳	۱۰۴۳	۱۰۴۳	۱۰۴۳	۱۰۴۳
۱۰۴۴	۱۰	۱	۱۰	۱۰۴۴	۱۰۴۴	۱۰۴۴	۱۰۴۴	۱۰۴۴	۱۰۴۴	۱۰۴۴	۱۰۴۴	۱۰۴۴
۱۰۴۵	۱۰	۱	۱۰	۱۰۴۵	۱۰۴۵	۱۰۴۵	۱۰۴۵	۱۰۴۵	۱۰۴۵	۱۰۴۵	۱۰۴۵	۱۰۴۵
۱۰۴۶	۱۰	۱	۱۰	۱۰۴۶	۱۰۴۶	۱۰۴۶	۱۰۴۶	۱۰۴۶	۱۰۴۶	۱۰۴۶	۱۰۴۶	۱۰۴۶
۱۰۴۷	۱۰	۱	۱۰	۱۰۴۷	۱۰۴۷	۱۰۴۷	۱۰۴۷	۱۰۴۷	۱۰۴۷	۱۰۴۷	۱۰۴۷	۱۰۴۷
۱۰۴۸	۱۰	۱	۱۰	۱۰۴۸	۱۰۴۸	۱۰۴۸	۱۰۴۸	۱۰۴۸	۱۰۴۸	۱۰۴۸	۱۰۴۸	۱۰۴۸
۱۰۴۹	۱۰	۱	۱۰	۱۰۴۹	۱۰۴۹	۱۰۴۹	۱۰۴۹	۱۰۴۹	۱۰۴۹	۱۰۴۹	۱۰۴۹	۱۰۴۹
۱۰۵۰	۱۰	۱	۱۰	۱۰۵۰	۱۰۵۰	۱۰۵۰	۱۰۵۰	۱۰۵۰	۱۰۵۰	۱۰۵۰	۱۰۵۰	۱۰۵۰
۱۰۵۱	۱۰	۱	۱۰	۱۰۵۱	۱۰۵۱	۱۰۵۱	۱۰۵۱	۱۰۵۱	۱۰۵۱	۱۰۵۱	۱۰۵۱	۱۰۵۱
۱۰۵۲	۱۰	۱	۱۰	۱۰۵۲	۱۰۵۲	۱۰۵۲	۱۰۵۲	۱۰۵۲	۱۰۵۲	۱۰۵۲	۱۰۵۲	۱۰۵۲
۱۰۵۳	۱۰	۱	۱۰	۱۰۵۳	۱۰۵۳	۱۰۵۳	۱۰۵۳	۱۰۵۳	۱۰۵۳	۱۰۵۳	۱۰۵۳	۱۰۵۳
۱۰۵۴	۱۰	۱	۱۰	۱۰۵۴	۱۰۵۴	۱۰۵۴	۱۰۵۴	۱۰۵۴	۱۰۵۴	۱۰۵۴	۱۰۵۴	۱۰۵۴
۱۰۵۵	۱۰	۱	۱۰	۱۰۵۵	۱۰۵۵	۱۰۵۵	۱۰۵۵	۱۰۵۵	۱۰۵۵	۱۰۵۵	۱۰۵۵	۱۰۵۵
۱۰۵۶	۱۰	۱	۱۰	۱۰۵۶	۱۰۵۶	۱۰۵۶	۱۰۵۶	۱۰۵۶	۱۰۵۶	۱۰۵۶	۱۰۵۶	۱۰۵۶
۱۰۵۷	۱۰	۱	۱۰	۱۰۵۷	۱۰۵۷	۱۰۵۷	۱۰۵۷	۱۰۵۷	۱۰۵۷	۱۰۵۷	۱۰۵۷	۱۰۵۷
۱۰۵۸	۱۰	۱	۱۰	۱۰۵۸	۱۰۵۸	۱۰۵۸	۱۰۵۸	۱۰۵۸	۱۰۵۸	۱۰۵۸	۱۰۵۸	۱۰۵۸
۱۰۵۹	۱۰	۱	۱۰	۱۰۵۹	۱۰۵۹	۱۰۵۹	۱۰۵۹	۱۰۵۹	۱۰۵۹	۱۰۵۹	۱۰۵۹	۱۰۵۹
۱۰۶۰	۱۰	۱	۱۰	۱۰۶۰	۱۰۶۰	۱۰۶۰	۱۰۶۰	۱۰۶۰	۱۰۶۰	۱۰۶۰	۱۰۶۰	۱۰۶۰
۱۰۶۱	۱۰	۱	۱۰	۱۰۶۱	۱۰۶۱	۱۰۶۱	۱۰۶۱	۱۰۶۱	۱۰۶۱	۱۰۶۱	۱۰۶۱	۱۰۶۱
۱۰۶۲	۱۰	۱	۱۰	۱۰۶۲	۱۰۶۲	۱۰۶۲	۱۰۶۲	۱۰۶۲	۱۰۶۲	۱۰۶۲	۱۰۶۲	۱۰۶۲
۱۰۶۳	۱۰	۱	۱۰	۱۰۶۳	۱۰۶۳	۱۰۶۳	۱۰۶۳	۱۰۶۳	۱۰۶۳	۱۰۶۳	۱۰۶۳	۱۰۶۳
۱۰۶۴	۱۰	۱	۱۰	۱۰۶۴	۱۰۶۴							

۷۲ ادامه جدول

ادامه حدوداً

ادامہ جدول ۷۲

۷۲ جدول ادامه

۷۲ جدول ادامه

ادامہ حدوای

۷۲ جدول ادامه

ادامه جدول ۷۳- اندازه شینه مورد نیاز در تابلو

**BUS BARS CURRENT IN A AC  
UPTO 60 HZ PAINTED (DIN 43671)**

Width X Thickness	Cross- Section	Weight	No. of Conductors		
			1	2	3
mm	Mm ²	Kg/m	A	A	A
12X5	59.5	0.529	203	345	411
12X10	119.5	1.063	326	605	879
20X5	99.1	0.882	319	560	728
20X10	199	1.77	497	924	1320
30X5	149	1.33	447	760	944
30X10	299	2.66	676	1200	1670
40X5	199	1.77	573	952	1140
40X10	399	3.55	850	1470	2000
50X5	249	2.22	676	1140	1330
50X10	499	4.44	1020	1720	2320
60X5	299	2.66	826	1330	1510
60X10	599	5.33	1180	1960	2610
80X5	399	3.55	1070	1680	1830
80X10	799	7.11	1500	2410	3170
100X5	499	4.44	1300	2010	2150
100X10	988	8.89	1810	2850	3720
120X10	1200	10.7	2110	3280	4270
160X10	1600	14.2	2700	4130	5360
200X10	2000	17.8	3290	4970	6430

## جدول ۷۴- مشخصات خازن‌های کتابی ۵۰۰ ولت ۵۰ هرتز

وزن (kg)	بعاد ( پهنای طول × ارتفاع ) (mm)	جریان نامی (A)	قدرت (Kvar)
۳/۶۰۰	۲۵۰ × ۲۴۰ × ۷۵	۷/۲	۵
۳/۸۰۰	۲۵۰ × ۲۴۰ × ۷۵	۱۰/۸	۷/۵
۴/۳۰۰	۲۵۰ × ۲۴۰ × ۷۵	۱۴/۴	۱۰
۴/۵۰۰	۲۵۰ × ۲۴۰ × ۷۵	۱۸	۱۲/۵
۴/۶۰۰	۲۵۰ × ۲۴۰ × ۷۵	۲۱/۷	۱۵
۶/۳۰۰	۲۵۰ × ۲۴۰ × ۷۵	۲۸/۸	۲۰
۷/۱۰۰	۲۵۰ × ۳۸۰ × ۱۰۰	۳۶	۲۵
۸/۳۰۰	۲۵۰ × ۳۸۰ × ۱۱۵	۴۳/۲	۳۰
۹/۸۰۰	۲۵۰ × ۳۸۰ × ۱۳۰	۵۷/۶	۴۰
۱۱/۳۰۰	۲۵۰ × ۳۸۰ × ۱۷۰	۷۲	۵۰
۱۳/۴۰۰	۲۵۰ × ۳۸۰ × ۱۹۰	۸۶/۴	۶۰

## جدول ۷۵- انتخاب فیوز و کنتاکتور مناسب برای هر ظرفیت

حداقل جریان کنتاکتور (AC3)	فیوز مناسب (A)	Current (A)	قدرت (Kvar)
۱۲ A	۱۰ A	۷/۲	۵
۱۸ A	۱۶ A	۱۰/۸	۷/۵
۲۵ A	۲۰ A	۱۴/۴	۱۰
۳۲ A	۲۵ A	۱۸/۰۵	۱۲/۵
۶۵ A	۵۰ A	۳۶/۱	۲۵
۱۱۵ A	۱۰۰ A	۷۲/۲	۵۰
۱۸۵ A	۱۶۰ A	۱۰۸/۲	۷۵
۲۲۵ A	۲۰۰ A	۱۴۴/۳	۱۰۰


جدول ٧٦ - فاکتور K یا  $f = \tan \varphi_1 - \tan \varphi_2$

ضریب توان واقعی		ضریب توان مطلوب						
$\tan \varphi$	$\cos \varphi$	۰/۸۰	۰/۸۵	۰/۹۰	۰/۹۲	۰/۹۵	۰/۹۸	۱/۰۰
۲/۱۸	۰/۳	۲/۴۳	۲/۳۶	۲/۷۰	۲/۷۵	۲/۸۵	۲/۹۸	۳/۱۸
۲/۹۶	۳/۳۲	۲/۲۱	۲/۳۴	۲/۴۸	۲/۵۲	۲/۶۳	۲/۷۶	۲/۹۶
۳/۳۴	۳/۳۶	۲/۰۲	۲/۹۵	۲/۷۸	۲/۳۴	۲/۴۴	۲/۵۶	۲/۷۷
۲/۵۹	۰/۳۶	۱/۸۴	۱/۹۷	۲/۱۰	۲/۱۷	۲/۲۶	۲/۳۹	۲/۵۹
۲/۴۳	۰/۳۸	۱/۶۸	۱/۸۱	۱/۹۵	۲/۰۱	۲/۱۱	۲/۳۳	۲/۴۳
۲/۲۹	۳/۴۰	۱/۵۴	۱/۶۷	۱/۸۱	۱/۸۷	۱/۹۶	۲/۰۹	۲/۷۹
۲/۱۶	۴۳۰	۱/۶۱	۱/۵۴	۱/۸۶	۱/۷۳	۱/۸۳	۱/۹۶	۲/۱۶
۲/۰۴	۰/۴۴	۱/۲۹	۱/۴۳	۱/۵۶	۱/۶۱	۱/۷۱	۱/۸۴	۲/۰۴
۱/۹۳	۰/۴۶	۱/۱۸	۱/۳۱	۱/۴۵	۱/۵۰	۱/۶۰	۱/۷۳	۱/۹۳
۱/۸۳	۰/۴۸	۱/۰۸	۱/۲۱	۱/۳۴	۱/۴۰	۱/۵۰	۱/۶۲	۱/۸۳
۱/۷۲	۰/۵۰	۰/۹۸	۱/۱۱	۱/۲۵	۱/۳۱	۱/۴۰	۱/۵۳	۱/۷۳
۱/۶۴	۰/۵۲	۰/۸۹	۱/۰۳	۱/۱۶	۱/۲۲	۱/۲۱	۱/۴۴	۱/۶۴
۱/۵۶	۰/۵۴	۰/۸۱	۰/۹۴	۲/۰۷	۱/۱۲	۱/۲۲	۱/۲۶	۱/۵۶
۱/۴۸	۰/۵۶	۰/۷۳	۰/۸۶	۱/۰۰	۱/۰۵	۱/۱۵	۱/۲۸	۱/۴۸
۱/۴۰	۰/۵۸	۰/۶۵	۰/۷۸	۰/۹۲	۰/۹۸	۱/۰۸	۱/۲۰	۱/۴۰
۱/۳۳	۰/۶۰	۰/۵۸	۰/۷۱	۰/۸۵	۰/۹۱	۱/۰۰	۱/۱۲	۱/۳۳
۱/۲۰	۰/۶۱	۰/۵۵	۰/۶۸	۰/۸۱	۰/۸۷	۰/۹۷	۱/۱۰	۱/۲۰
۱/۲۷	۰/۶۲	۰/۵۲	۰/۶۵	۰/۷۸	۰/۸۹	۰/۹۲	۱/۰۶	۱/۲۷
۱/۲۳	۰/۶۳	۰/۱۸	۰/۶۱	۰/۷۵	۰/۸۱	۰/۹۰	۱/۰۳	۱/۲۳
۱/۲۰	۰/۶۴	۰/۴۵	۰/۵۸	۰/۷۲	۰/۷۷	۰/۸۷	۱/۰۰	۱/۲۰
۱/۱۱	۰/۶۷	۰/۳۶	۰/۴۹	۰/۶۳	۰/۶۸	۳/۷۸	۰/۹۰	۱/۱۱
۱/۰۸	۱/۶۸	۰/۳۶	۰/۴۶	۰/۵۹	۰/۶۵	۰/۷۵	۰/۸۸	۱/۰۸
۱/۰۵	۰/۶۹	۰/۳۰	۰/۴۳	۰/۵۶	۰/۶۲	۰/۷۲	۰/۸۵	۱/۰۵
۱/۰۲	۰/۷۰	۰/۲۷	۰/۴۰	۰/۵۴	۰/۵۹	۰/۶۹	۰/۸۲	۱/۰۲
۰/۹۹	۰/۷۱	۰/۲۴	۰/۳۷	۰/۵۱	۰/۵۷	۰/۶۶	۰/۷۹	۰/۹۹
۰/۹۶	۰/۷۲	۰/۳۱	۰/۳۴	۰/۴۸	۰/۵۴	۰/۶۴	۰/۷۶	۰/۹۶
۰/۹۴	۰/۷۳	۰/۱۹	۰/۳۷	۰/۴۵	۰/۵۱	۰/۶۱	۰/۷۶	۰/۹۴
۰/۹۱	۰/۷۴	۰/۱۶	۰/۲۹	۰/۲۲	۰/۴۸	۰/۵۸	۰/۷۱	۰/۹۱
۰/۸۷	۰/۷۵	۰/۱۲	۰/۲۶	۰/۲۰	۰/۲۶	۰/۵۵	۰/۶۸	۰/۸۸
۰/۸۶	۰/۷۶	۰/۱۱	۰/۲۲	۰/۲۷	۰/۱۲	۰/۵۲	۰/۶۵	۰/۸۶
۰/۸۲	۰/۷۷	۰/۰۸	۰/۲۱	۰/۲۲	۰/۱۰	۰/۵۰	۰/۶۲	۰/۸۳


## ۲- دیاگرام‌ها و منحنی‌ها و شماهای فنی
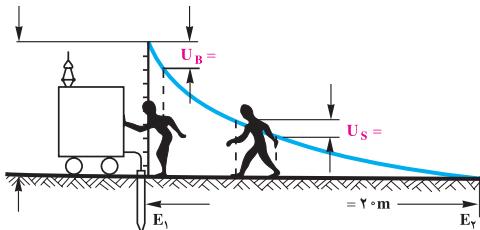
### ۱- ولتاژ تماس و ولتاژ گام:


ولتاژ تماس: اختلاف پتانسیل ایجاد شده در بدن را هنگام برق گرفتگی، ولتاژ تماس می‌گویند. ولتاژ گام: اگر اختلاف پتانسیل ایجاد شده  $V_2$  و  $V_1$  روی دو پای فردی باعث عبور جریان از بدن او شود، بهاین ولتاژ، ولتاژ گام گفته می‌شود (شکل ۱).



الف

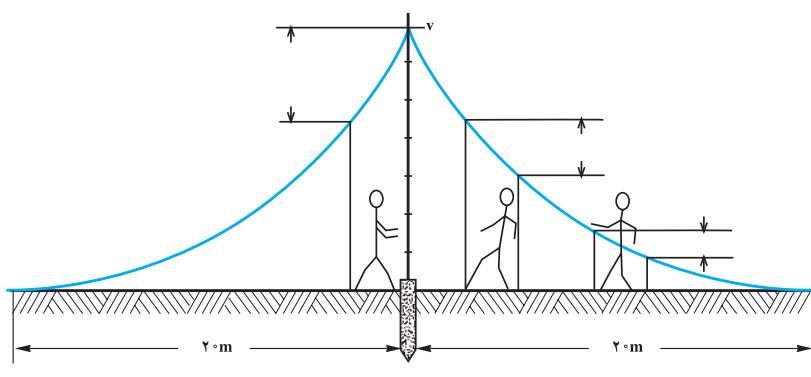

ب

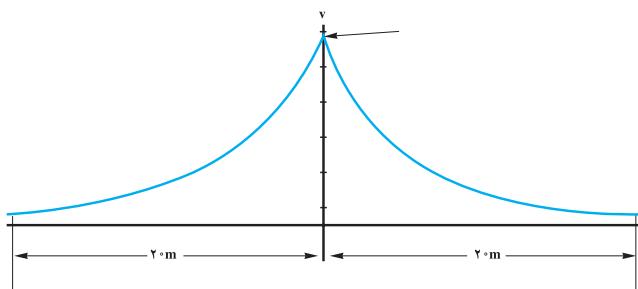

ج  
(شکل ۱)

## ۲- شماهای فنی و حقیقی قطعات الکتریکی



شکل ۳- علائم اختصاری پریز با اتصال زمین



شکل ۴- علامت اختصاری کلید دوبل

شکل ۲- علامت اختصاری پریز تلفن و آنتن




شکل ۵- علائم اختصاری چک



شکل ۷- شماهای فنی و حقیقی کلید یک پل

شکل ۶- علائم اختصاری کلید یک پل

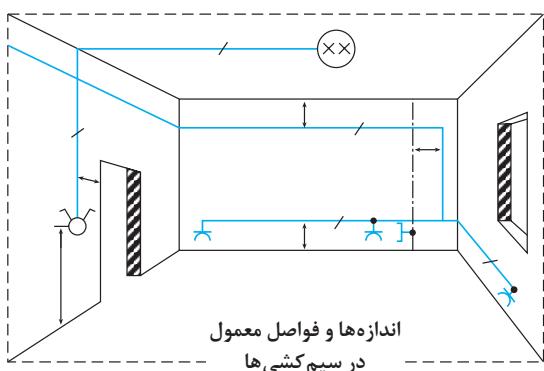


شکل ۸- فاصله استاندارد پریزها و کلیدها




شکل ۹- شمای فنی سامانه فتوولتاییک


### ۳- شمای حقیقی و فنی مدارهای الکتریکی سیم کشی مسکونی

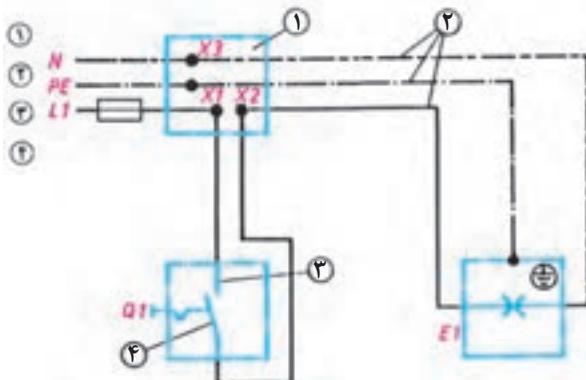


شکل ۱۰- شمای حقیقی مدار کلید یک پل

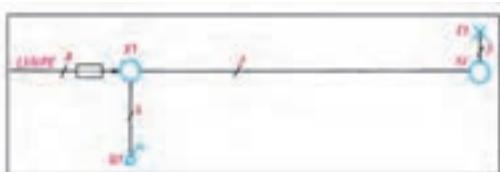

شکل ۱۱- شمای فنی مدار کلید یک پل

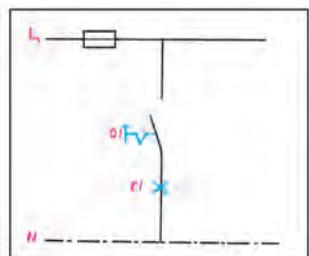


شکل ۱۲- شمای مسیر جریان

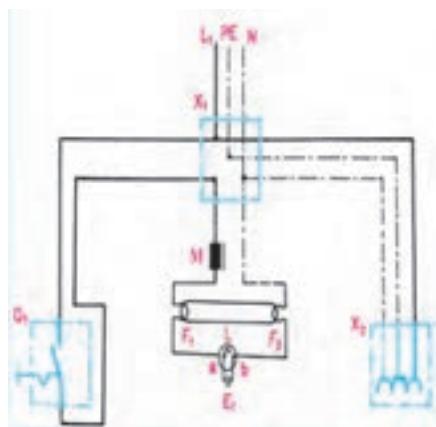


شکل ۱۳- مدار لامپ فلورسنت با کلید یک پل و پریز




شکل ۱۴- شمای فنی مدار کلید دوبل

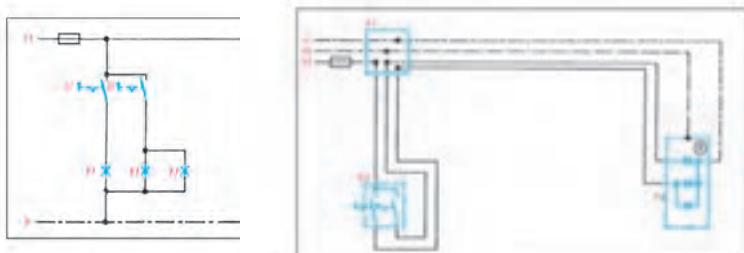


شکل ۱۵- شمای حقيقی مدار کلید دوبل

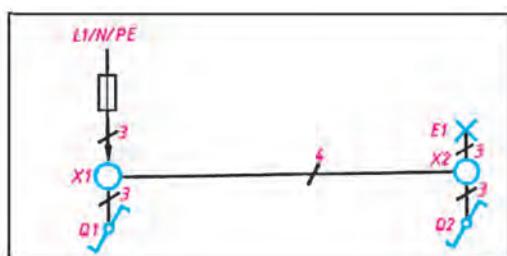


شکل ۱۷- شمای فنی کلید تبدیل

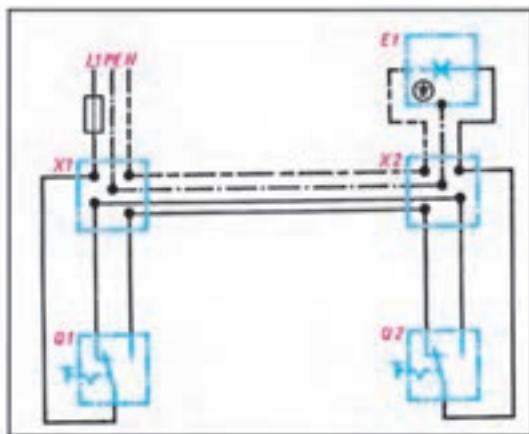


شکل ۱۸- شمای حقیقی کلید تبدیل

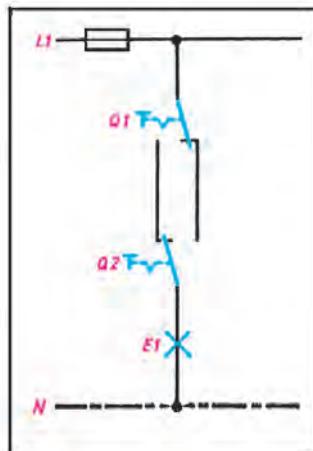


شکل ۱۹- شمای مسیر جریان کلید تبدیل

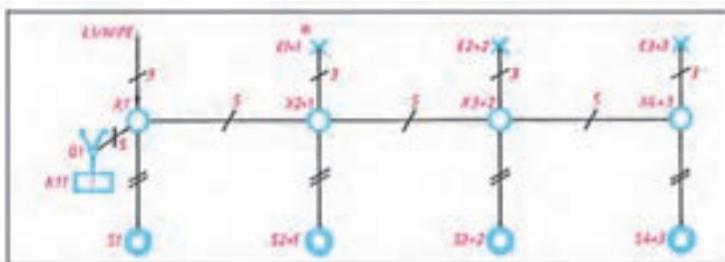

شکل ۲۰- شمای یک خطی رله راه پله

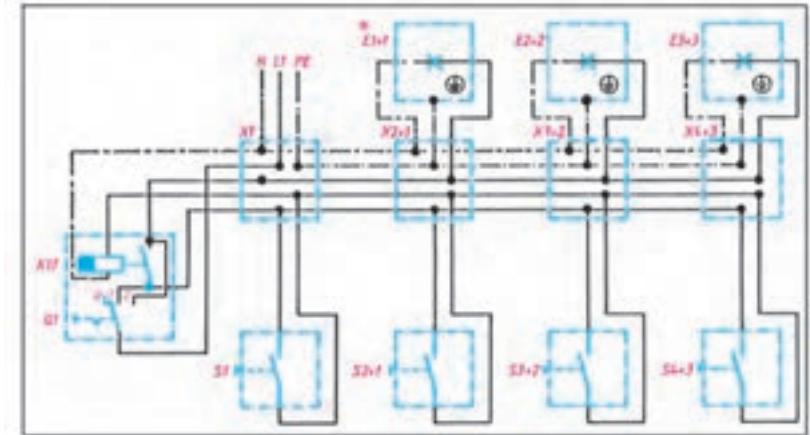


شکل ۲۱- شمای حقیقی رله راه پله

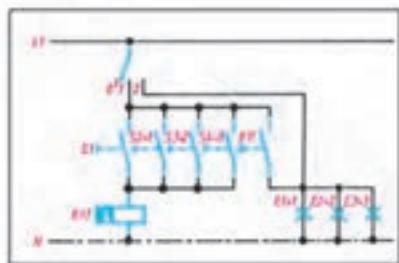

شکل ۲۲- مسیر جریان رله راه پله

عامل زمین نواری			عامل زمین لوله‌ای	عامل زمین سفحه‌ای
شعاعی	حلقوی	شبکه‌ای		
			   	

### شكل ٢٣ - انواع اتصال زمین

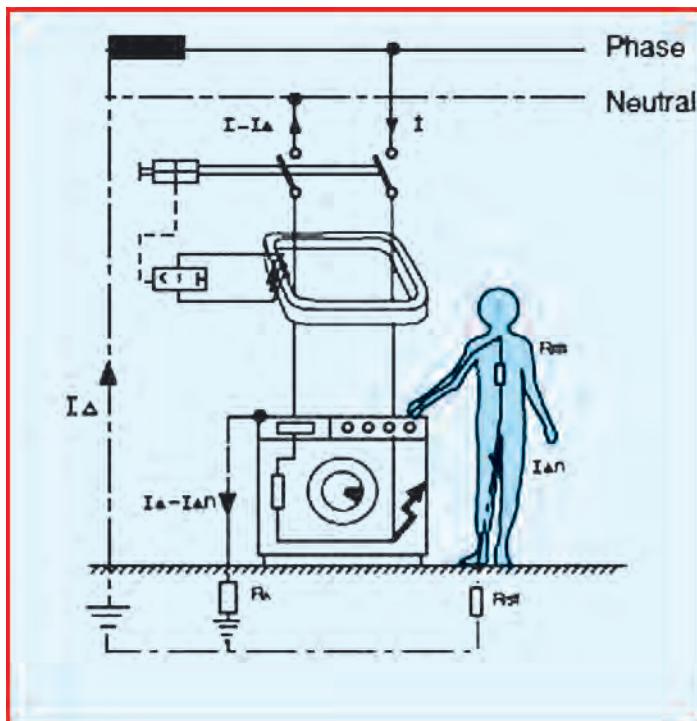

شکل ۲۴- عملکرد رله (RCD)



شکل ۲۵- پلاک مدول خورشیدی



شکل ۲۶- اطلس تابش خورشید در ایران



شکل ۲۷- خطوط فشاری متوسط و ضعیف هوایی برق

#### ۴-مراحل تنفس مصنوعی:



ب) وارد کردن مجرای هوا



الف) باز کردن مسیر گلو



د) دمیدن در مجرای هوا



ج) جلوگیری از خارج شدن هوا



و) باز کردن مسیر هوا



ه) طرز قرار دادن مصدوم




ح) بیرون راندن هوا




ز) دمیدن

شکل ۲۸-مراحل تنفس مصنوعی

کلید ولت متر با قابلیت اندازه گیری ولتاژ خطی  
اندازه گیری ولتاژ بین دوفاز و فاز نول

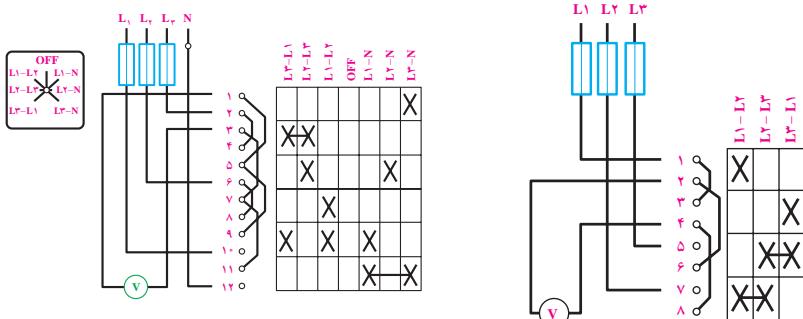


شکل ۲۹- اندازه گیری ولتاژ

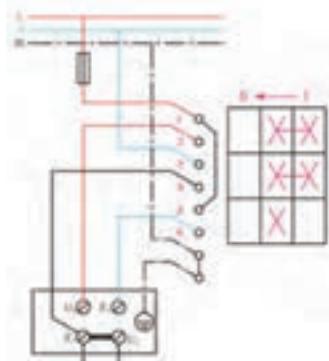


شکل ۳۰- شمای حقيقی کلید دستی راهاندازی  
کتروموتور یک فاز




شکل ۳۱- کلید ولت متر

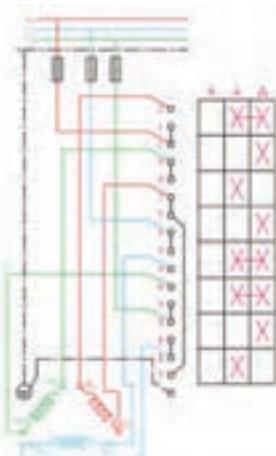


شکل ۳۲- شمای حقيقی کلید دستی  
چپ گرد - راست گرد  
ستاره - مثلث

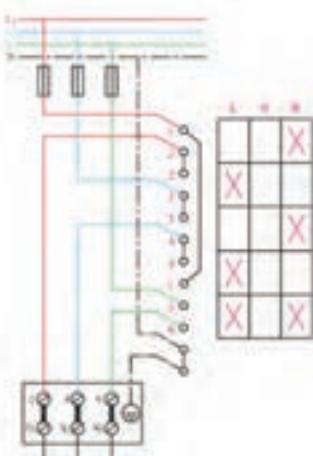

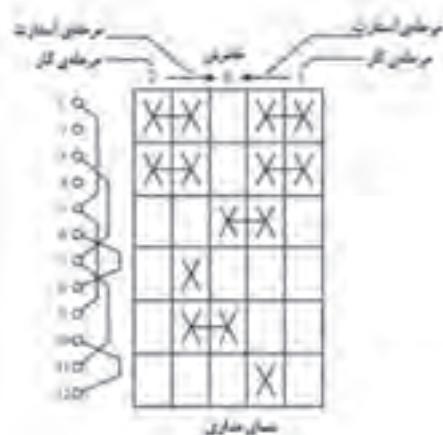
شکل ۳۳- شمای حقيقی کلید راهاندازی  
ستاره - مثلث




- شکل ۳۵- شمای مداری و فنی کلید چپ گرد -  
راست گرد یک فاز

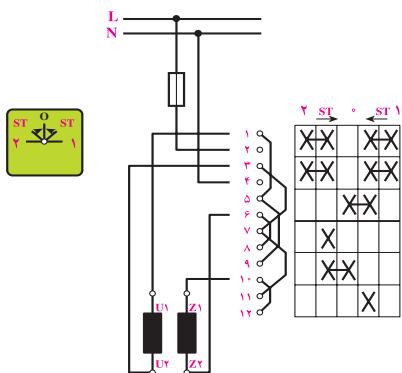


شکل ۳۴- شمای حقیقی کلید دستی چپ گرد -  
راست گرد یک فاز

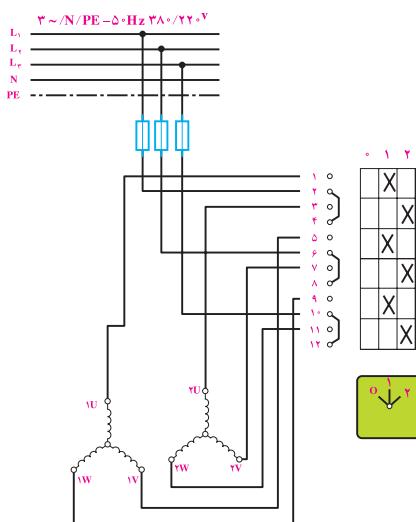


شکل ۳۶- شمای حقيقی اتصال موتور سیم پیچ جداگانه  
دو سرعته در استاندارد IEC

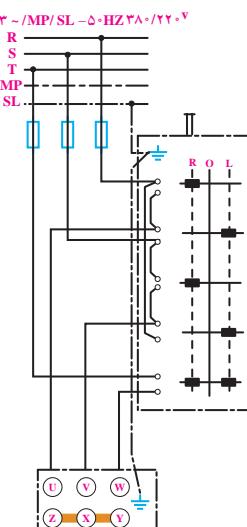


شکل ۳۷- شمای حقیقی چپ گرد - راست گرد  
استاندارد قدیم VDE

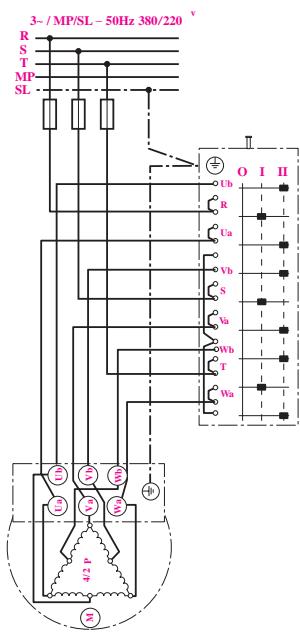


شکل ۳۹- شمای حقیقی مدار دالاندر در استاندارد قدیم VDE

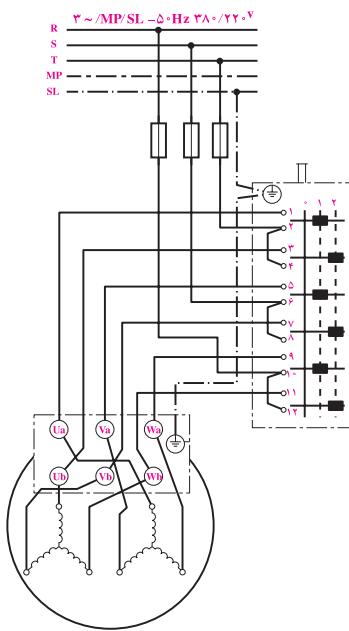


شکل ۳۸- راه اندازی موتور با دو سیم پیچ جدای VDE سرعته با اتصال ستاره در استاندارد دوسرعه

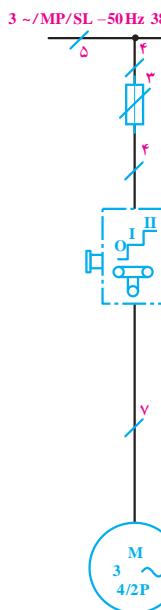

شکل ۴۱- شمای فنی مدار دالاندر در استاندارد قدیم VDE


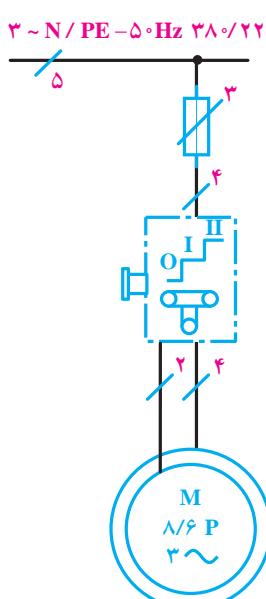


شکل ۴۰- شمای فنی موتور دو سرعته با دو سیم پیچ جدا در استاندارد IEC

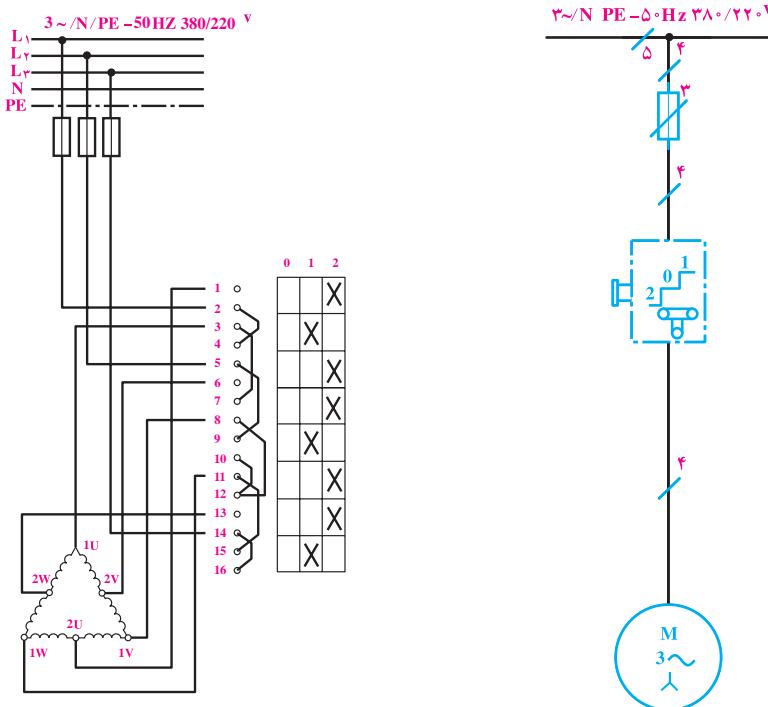


شکل ۴۳- شمای حقیقی مدار دالاتر در استاندارد IEC

شکل ۴۲- شمای فنی استاندارد IEC

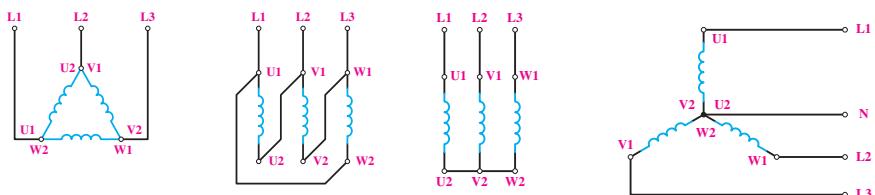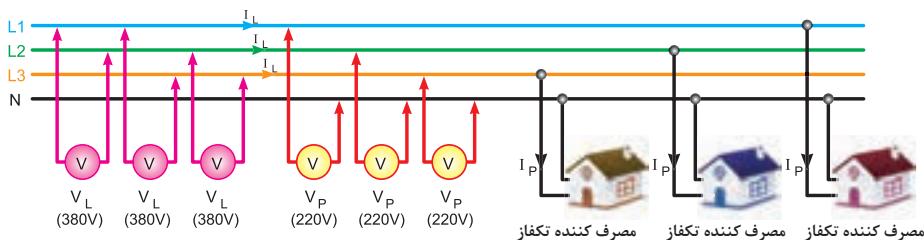


شکل ۴۴- مداری اتصال ستاره

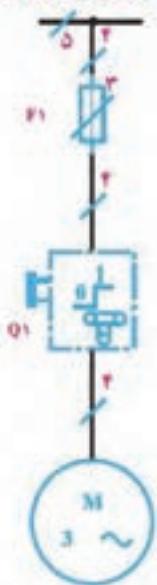$\tau \sim / N / P E / \delta \cdot H Z \tau \Delta / \tau \tau \cdot V$




شمای فنی استاندارد IEC

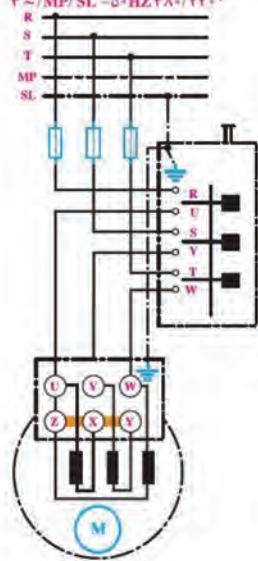$\tau \sim / M P / S L - \delta \cdot H Z \tau \Delta / \tau \tau \cdot V$




شمای حقیقی استاندارد قدیم VDE


شکل ۴۵- شمار حقیقی، فنی کلید صفر - یک

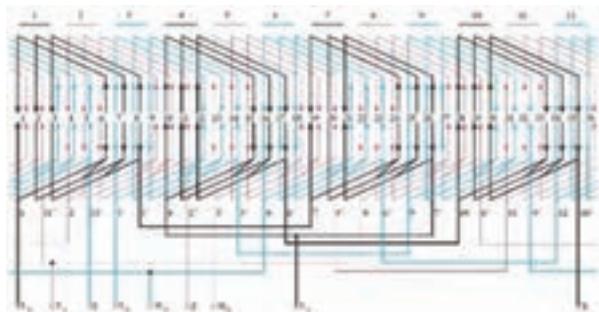


شکل ۴۶- شمای گسترده الکتروموتور سه فاز دو دور دالاندر با ۴ قطب و ۸ قطب

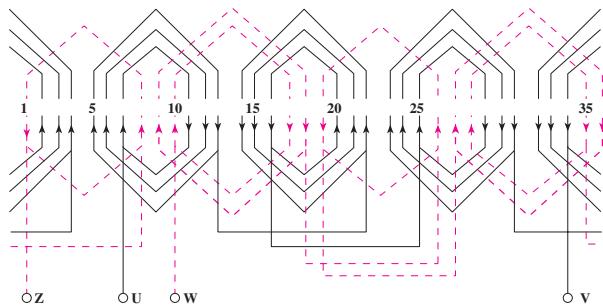


شکل ۴۷- شمای گسترده موتور یک فاز با ۴ قطب و ۳۶ شیار

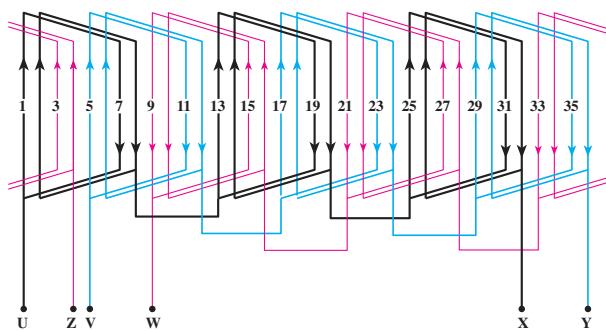

شکل ۴۸- شمای گستردۀ سیم پیچی به صورت زنجیره‌ای یک طبقه

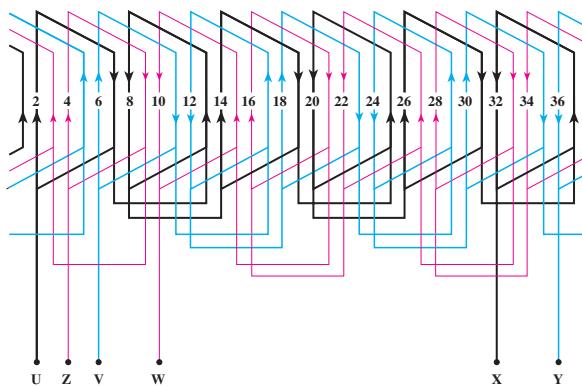


شکل ۴۹- شمای گستردۀ سیم پیچی موتور سه فاز با ۳۶ شیار و ۶ قطب  $\frac{q}{2}$  گام کوتاه

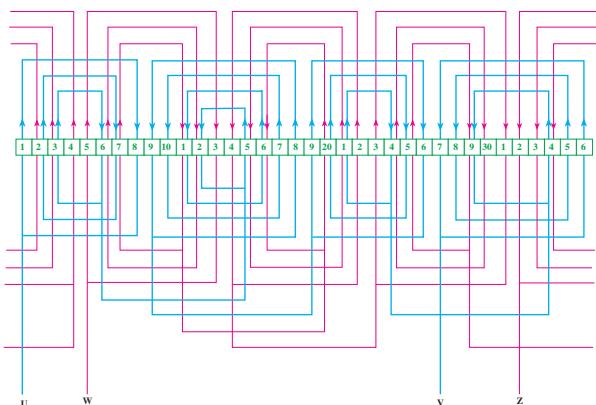


شکل ۵۰- شمای گستردۀ موتور یکفاز ۴ قطب و ۳۶ شیار (متعددالمرکز)

۱	۲	۳
۱→۴۵°, ۴→۶۰°, ۳→۴۵°	۴→۹۱°, ۵→۹۷°, ۶→۱۳°	۷→۰۱°, ۸→۰۳°, ۹→۰۷°
۱→۴۷°, ۱۱→۶۰°, ۱۴→۴۷°	۱۴→۴۷°, ۱۶→۲۱°, ۱۵→۴۲°	۱۶→۴۳°, ۱۷→۴۴°, ۱۸→۴۵°
۱۵→۴۳°, ۹→۴۳°, ۱۱→۶۰°	۲۲→۴۹°, ۲۳→۴۳°, ۲۴→۴۲°	۲۵→۴۴°, ۲۶→۴۳°, ۲۷→۴۴°
۲۸→۳۰°, ۲۹→۳۰°, ۳→۴۷°	۳۱→۴۱°, ۳۲→۴۳°, ۳۳→۴۲°	۳۴→۴۵°, ۳۵→۴۶°, ۳۶→۴۷°


شکل ۵۱- نحوه قرار دادن بازوهای کلاف در شیارها

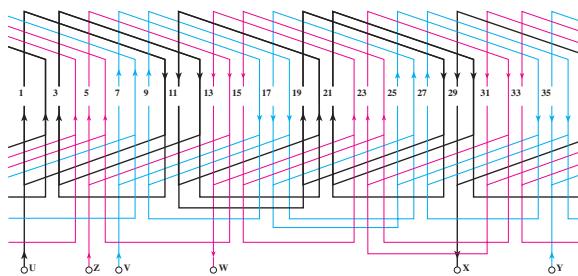


شکل ۵۲- شمای گسترده الکتروموتور سه فاز ۴ قطب ۳۶ شیار (زنگیری)

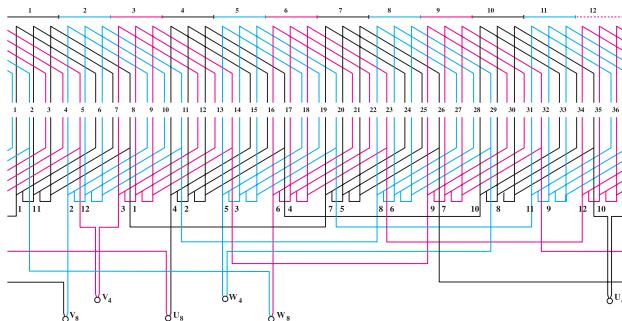


شکل ۵۳- شمای گسترده موتور سه فاز دو دور دالاندر با اتصال مثلث

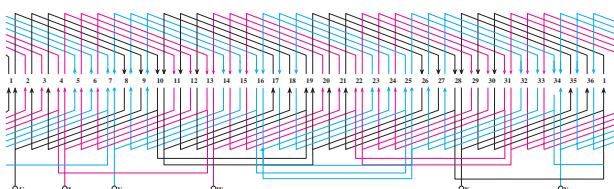


شکل ۵۴- شمای گسترده سیم پیچی موتور سه فاز با ۳۶ شیار و ۴ قطب دو طبقه با گام کوتاه

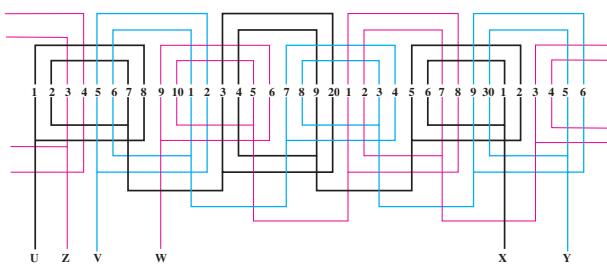


شکل ۵۵- شمای گسترده سیم پیچی موتور سه فاز با ۳۶ شیار ۶ قطب و ۱ کلاف ذوزنقه‌ای

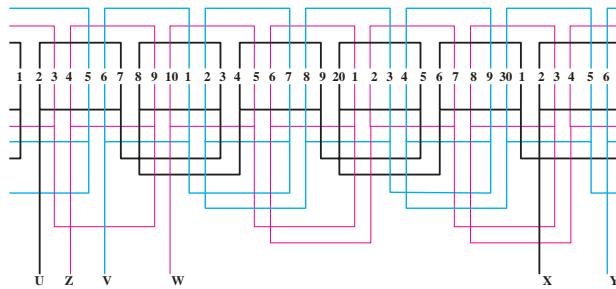


شکل ۵۶- شمای گسترده سیم پیچی موتور سه فاز با ۳۶ شیار ۶ قطب یک طبقه  $\frac{q}{2}$  گام کوتاه

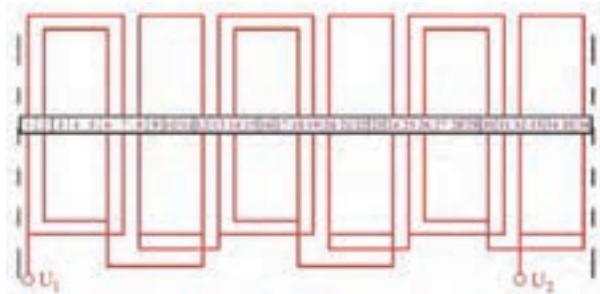


شکل ۵۷- موتور یک فاز  $U_1, U_2$  شمای سیم پیچ اصلی

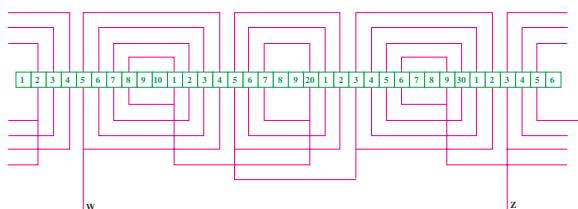


شکل ۵۸- شمای گسترده سیم پیچ راهانداز با ۲ قطب و ۳۶ شیار یک فاز (کولر)

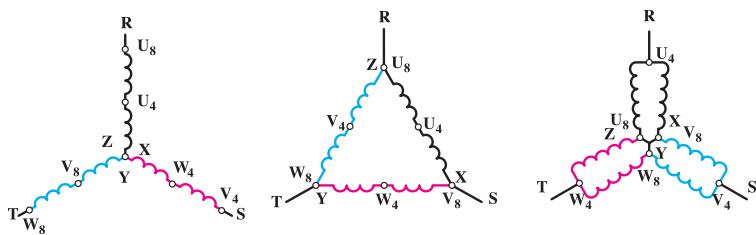


شکل ۵۹- شمای سیم‌پیچی موتور سه فاز در دور (دالاندر) با ۴ یا ۸ قطب و ۳۶ شیار

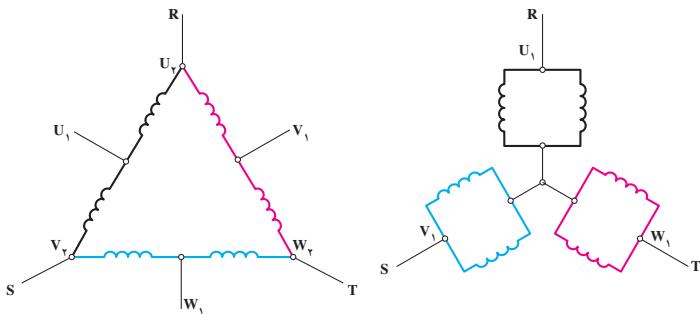


شکل ۶۰- اتصال مثلث با دور کم و قطب زیاد و اتصال ستاره دور با دور زیاد و قطب کم

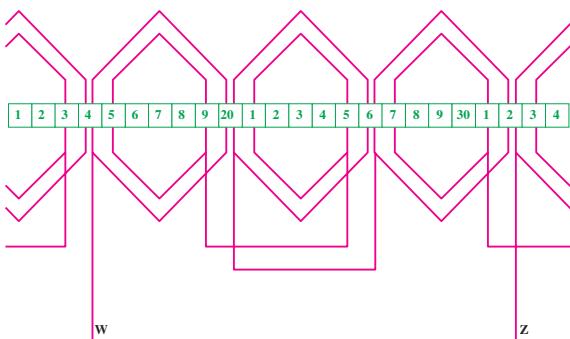




شکل ۶۱- شمای گستردۀ سیم‌پیچ راه انداز با ۴ قطب و ۲۴ شیار یک فاز

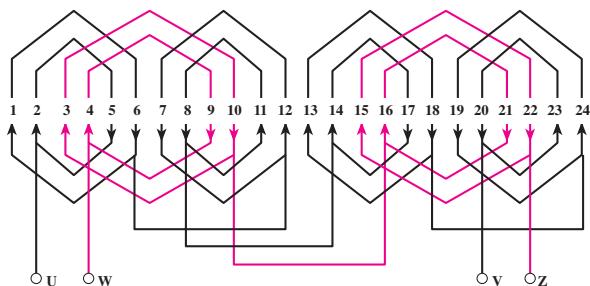


شکل ۶۲- شمای گستردۀ موتور یک فاز با ۴ قطب و ۲۴ شیار

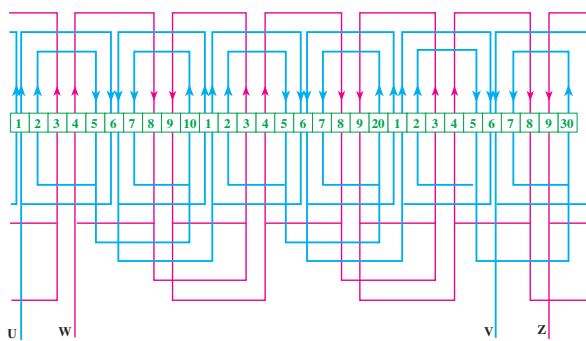


شکل ۶۳- شمای گستردۀ موتور یکفاز با ۶ قطب و ۳۰ شیار

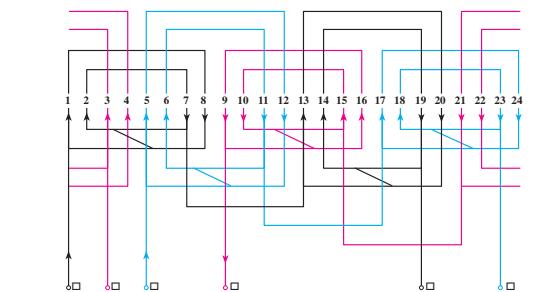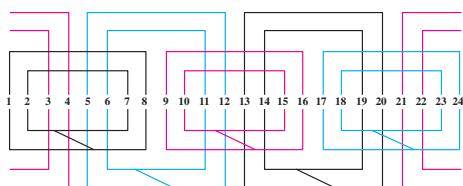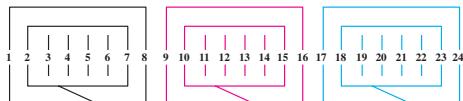


شکل ۶۶- ترتیب قرارگیری کلاف‌ها در موتور سه‌فاز و سریندی متعددالمرکز

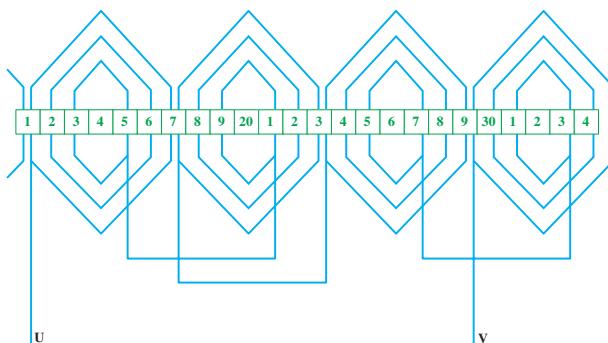


شکل ۶۷- شمای گستردۀ سیم‌پیچ اصلی با ۴ قطب و ۲۴ شیار تک‌فاز

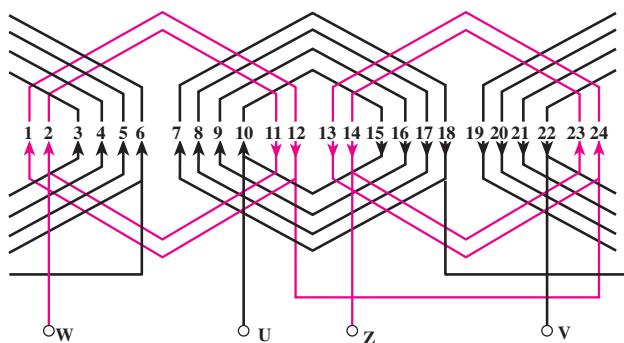


شکل ۶۶- شمای گستردۀ موتور یکفاز با ۲ قطب و ۲۴ شیار

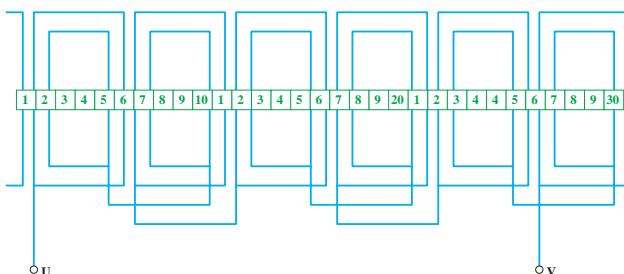


شکل ۶۷- شمای گستردۀ سیمپیج اصلی با ۶ قطب و ۳۰ شیار یک فاز

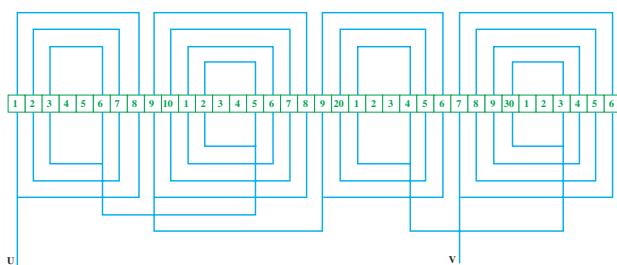


شکل ۶۸- شمای گستردۀ سیمپیج اصلی با ۲ قطب و ۳۶ شیار

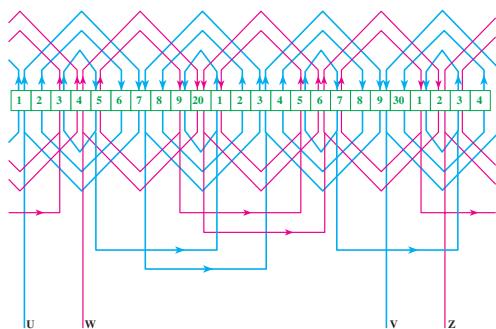


شکل ۶۹- شمای گستردۀ موتور یکفاز با ۴ قطب و ۲۴ شیار

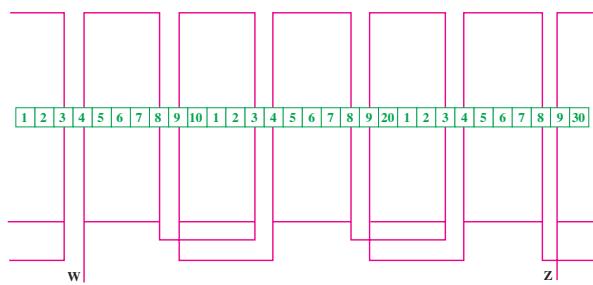


شکل ۷۰- شمای گستردۀ سیم پیچ راه انداز با ۶ قطب و ۳۰ شیار یک فاز

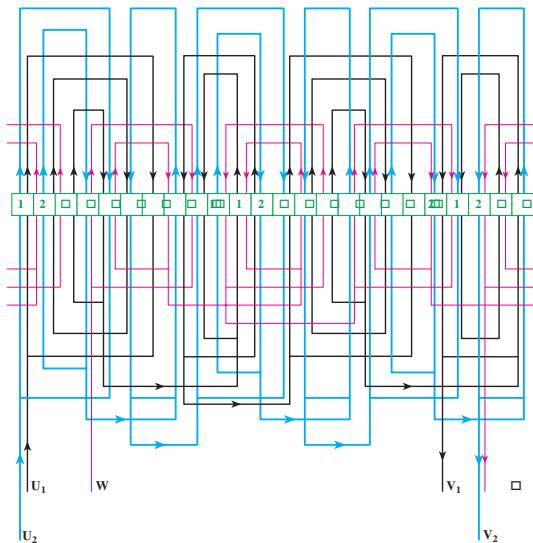


شکل ۷۱- شمای گستردۀ موتور یک فاز با دو دور کولر و ۲۴ شیار

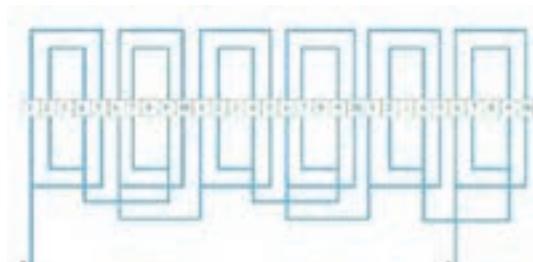


شکل ۷۲- شمای گستردۀ سیم پیچ اصلی با ۶ قطب و ۲۰ شیار یک فاز

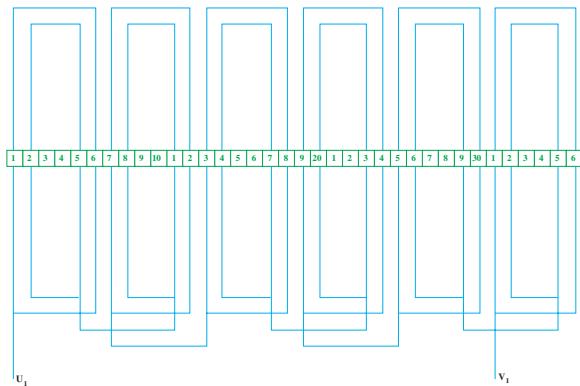


شکل ۷۳- شمای گسترده سیم پیچ دور کند با ۶ قطب و ۲۴ شیار یک فاز (کولر)

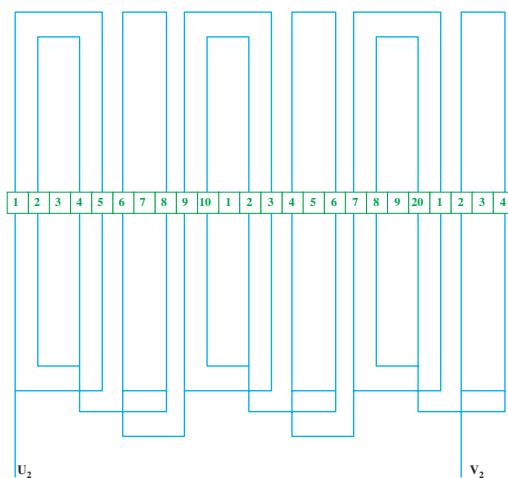


شکل ۷۴- شمای گسترده با سیم پیچ دور تند با ۴ قطب و ۲۴ شیار یک فاز (کولر)

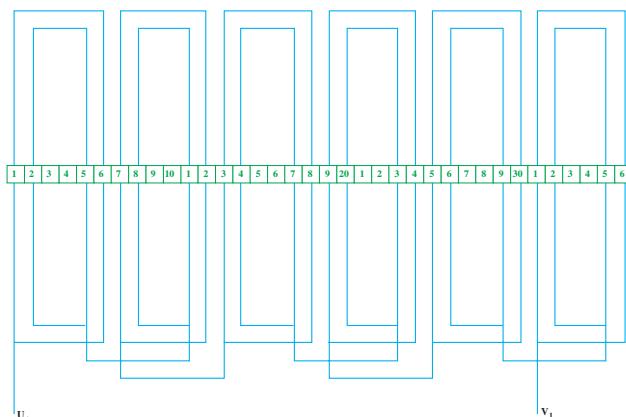


شکل ۷۵- شمای گسترده سیم پیچ دور کند با ۶ قطب و ۳۶ شیار یک فاز (کولر)

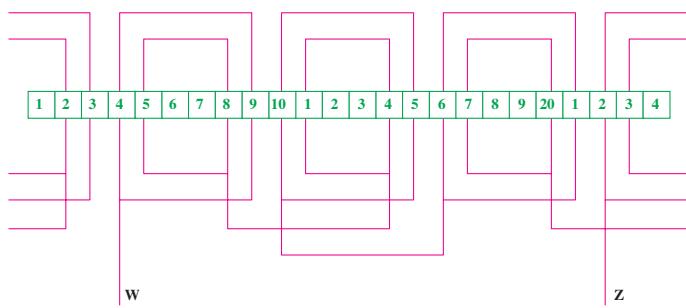

شکل ۷۶- شمای گسترده سیم پیچ راه انداز با ۴ قطب و ۲۴ شیار یک فاز (کولر)

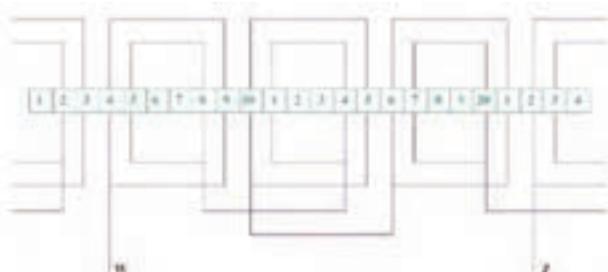


شکل ۷۷- شمای گسترده سیم پیچ راه انداز با ۲ قطب و ۲۴ شیار یک فاز (کولر)

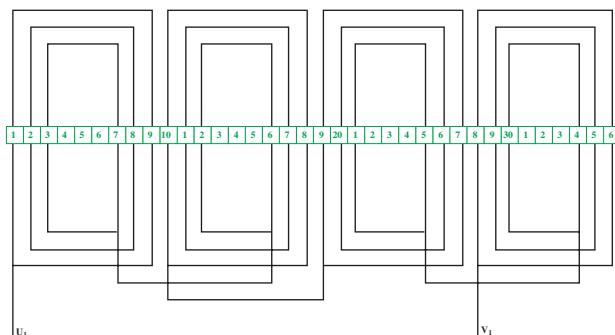


شکل ۷۸- شمای گسترده سیم پیچ دور تند با ۴ قطب و ۳۶ شیار یک فاز (کولر)




شکل ۷۹- ورق هسته الکتروموتور کولر و شیار شروع سیم پیچ

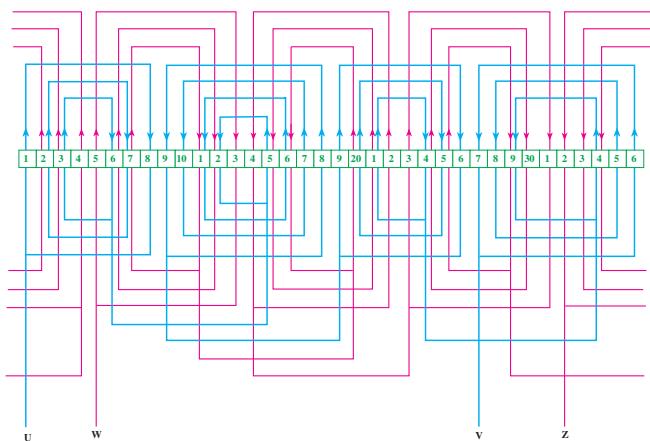


شکل ۸۰- شمای گستردگی موتور یک فاز با ۴ قطب و ۳۶‌شیار

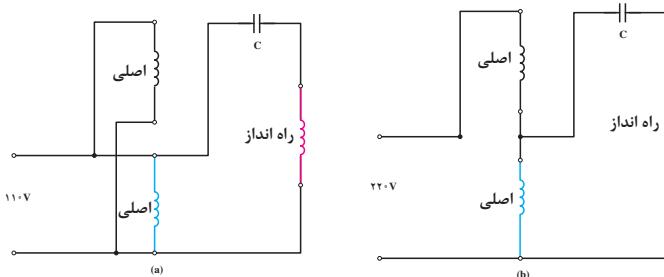

شکل ۸۱- موتور یک فاز با دو ولتاژ کار

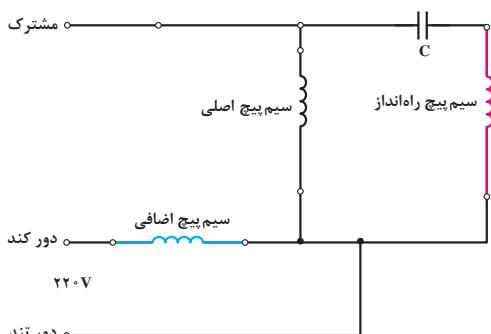

شکل ۸۲- موتور دو دور با سیم پیچ تعديل ولتاژ یک فاز

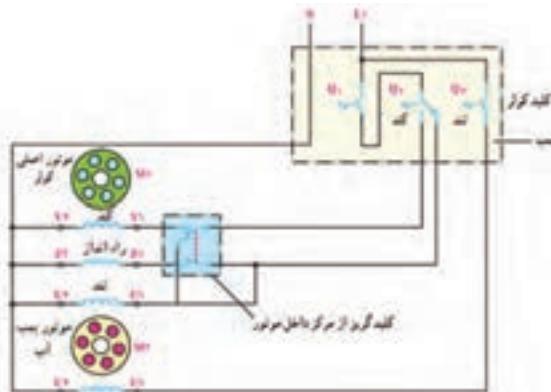


شکل ۸۳- مدار اتصال سیم پیچ های اصلی راه انداز و کلید موتور با دو دور (کولر)

اندازه و مقادیر نصب قطعات ردیابی و اعلام حریق  
الف) شستی و دتکتور



شکل ۸۴- محل و ارتفاع نصب شستی اعلام حریق

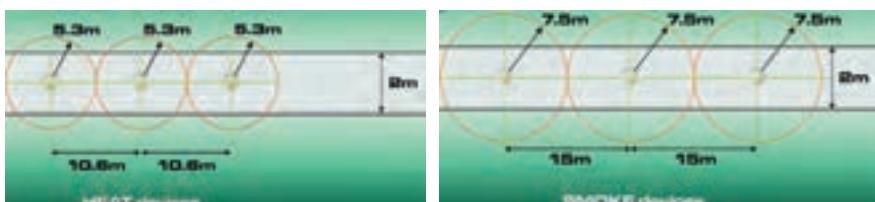

شکل ۸۵- محدوده نصب دتکتور دودی و حرارتی




شکل ۸۶- ارتفاع نصب آژیر اعلام حریق




شکل ۸۷- محل نصب دتکتور از سقف و هر مانع دیگر


ب) انواع سیستم‌های اعلام حریق

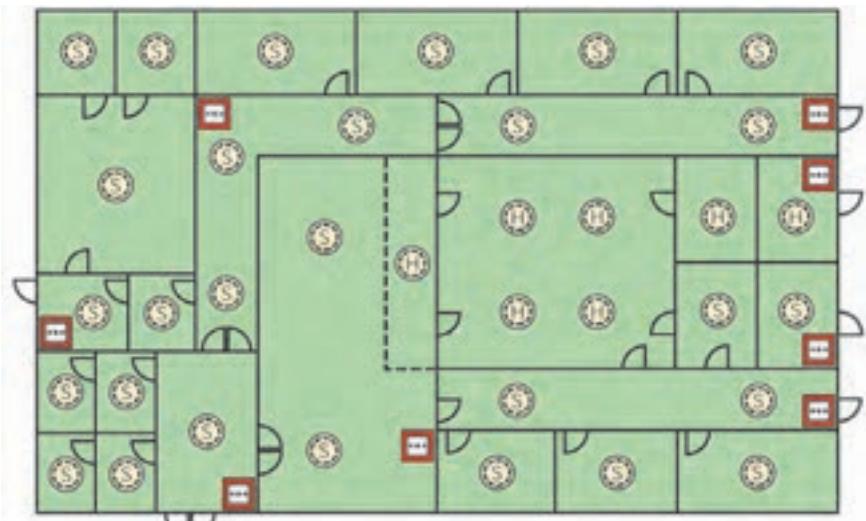


شکل ۸۸- سیستم نوع L۱ (تشخیص خودکار (اتوماتیک) برای کلیه فضاهای)

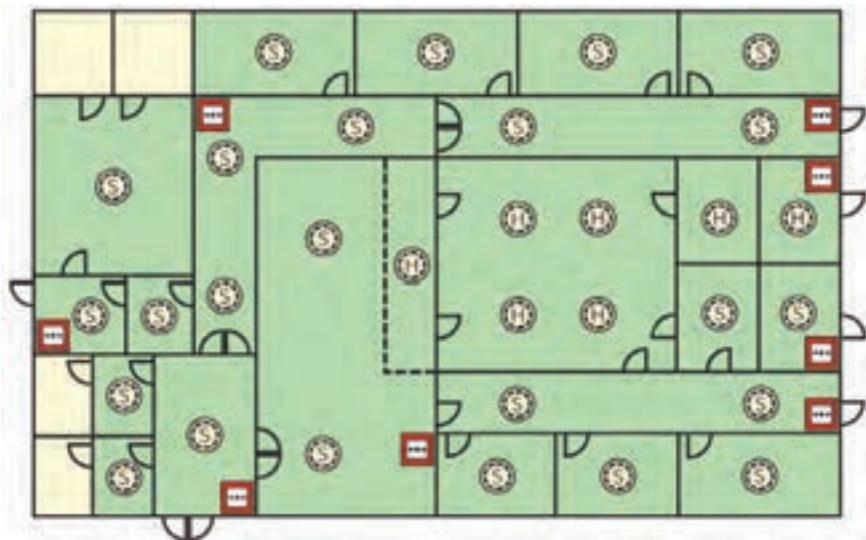


شکل ۸۹- سیستم نوع ۲L (تشخیص خودکار برای موتورخانه‌ها و اتاق‌های خواب)

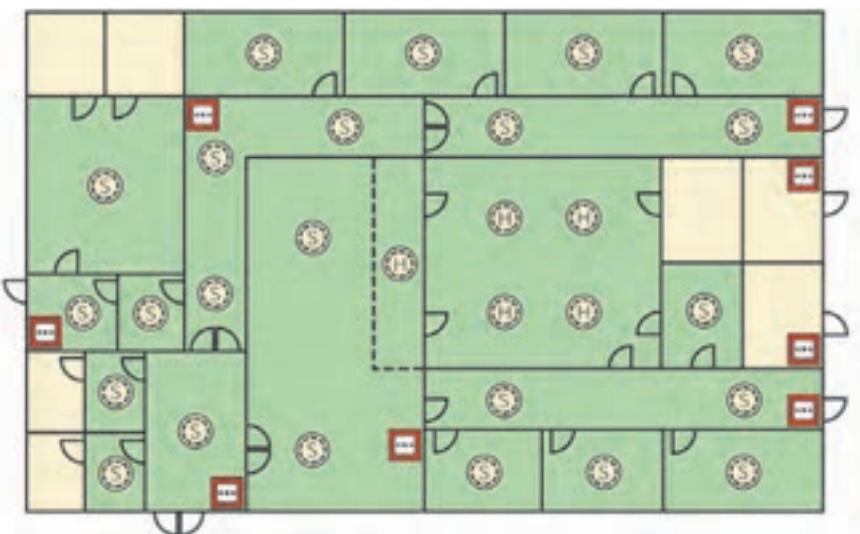


شکل ۹۰- سیستم نوع ۳L (تشخیص خودکار برای مسیرهای فرار و اتاق‌های منتهی به مسیر فرار)

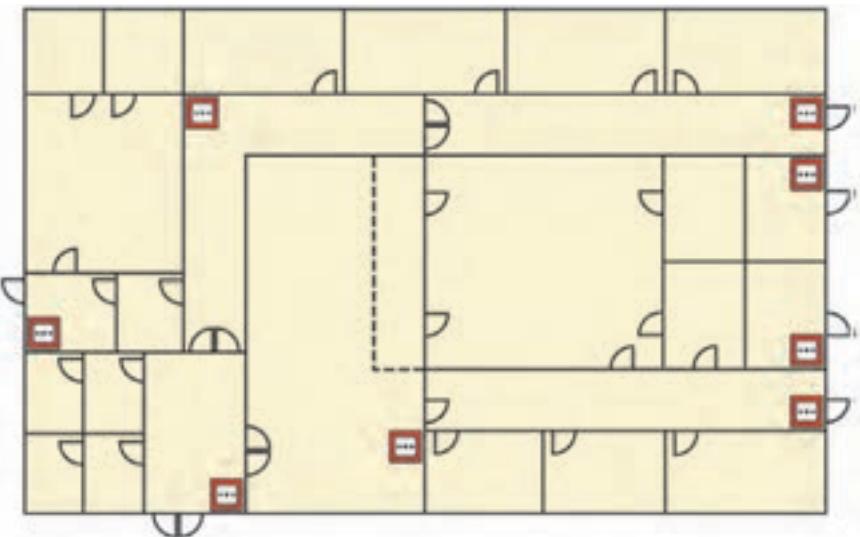

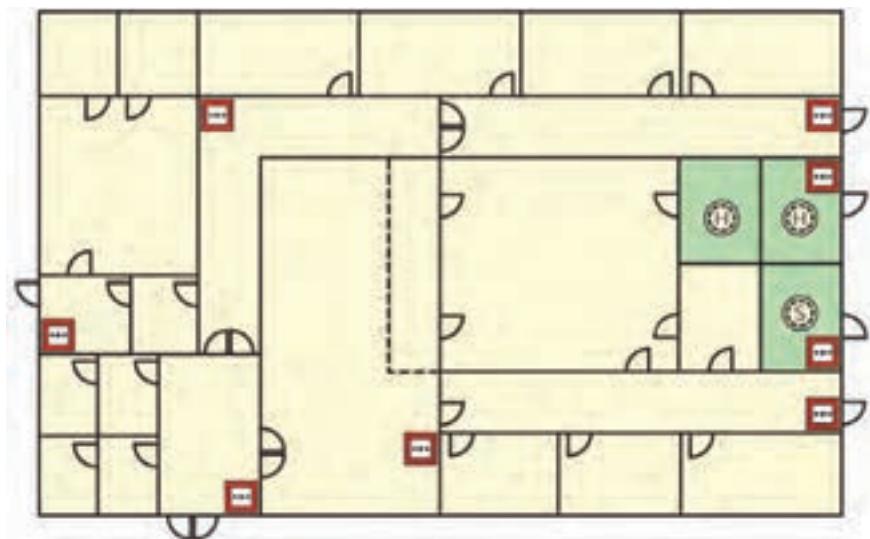
شکل ۹۱- سیستم نوع ۴L (تشخیص خودکار برای مسیرهای فرار)



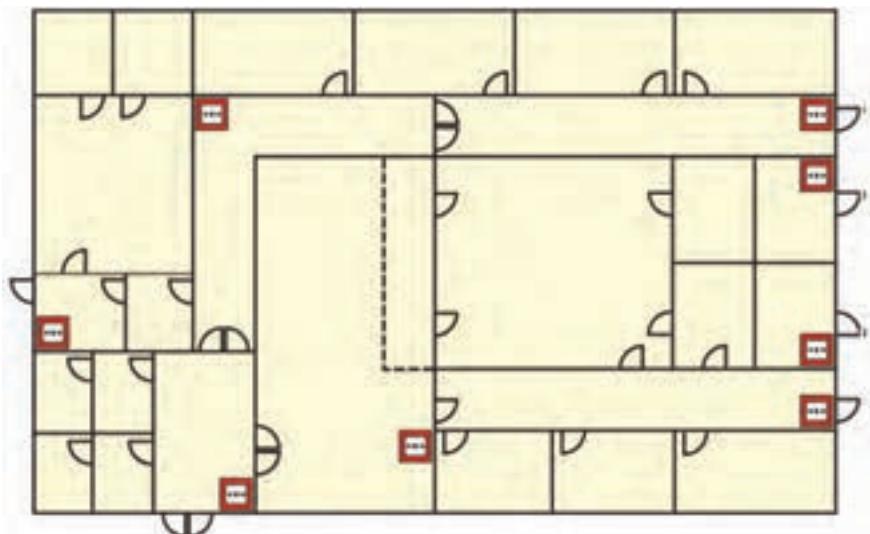شکل-۹۲- سیستم نوع L۵ (فضاهای با خطر حریق بالا)




شکل-۹۳- سیستم های دستی (غیر خودکار) M

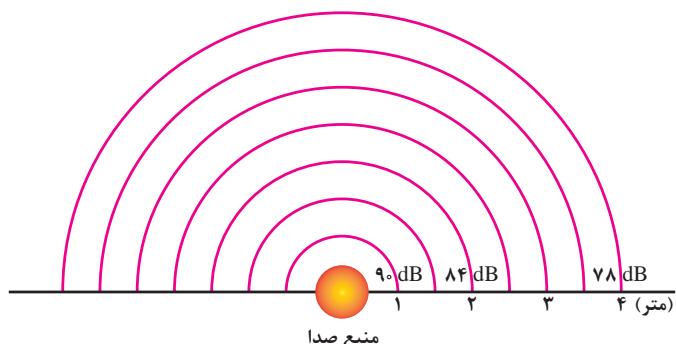

شکل ۹۴- میزان افت صدا (دیسی بل) بر حسب فاصله (متر) به صورت شعاعی

$P_i$ (watts)	Level in dB
1	0
1,25	1
1,60	2
2	3
2,5	4
3,15	5
4	6
5	7
6,3	8
8	9
10	10

شکل ۹۵- ارتباط شدت صدا و توان بلندگو

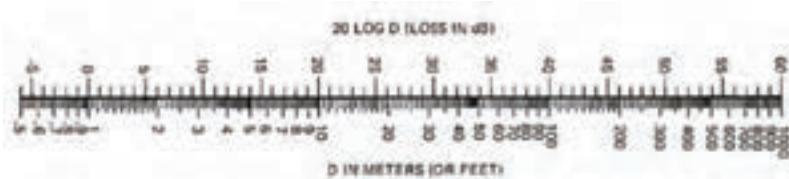


شکل ۹۶- ارتباط فاصله از منبع صدا و مقدار افت صدا


شکل-۹۷- ارتباط توان و تعداد بلندگو و محدوده پوشش صدا

فاصله تقریبی پوشش داده شده توسط بلندگو بر حسب متر	تعداد	توان بلندگوی بوقی
۲۰۰m	۱	۳۰W
۳۰۰m	۲	
۴۰۰m	۳	
۶۰۰m	۴	
۳۵۰m	۱	۵۰W
۵۰۰m	۲	
۷۰۰m	۳	
۱۰۰۰m	۴	


## اندازه ها و مقادیر در آیفون تصویری

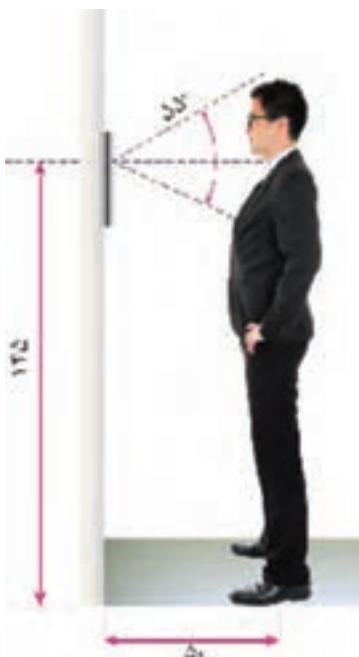


شکل-۹۸- ارتفاع نصب پنل دم در ورودی ساختمان (برحسب سانتی متر)

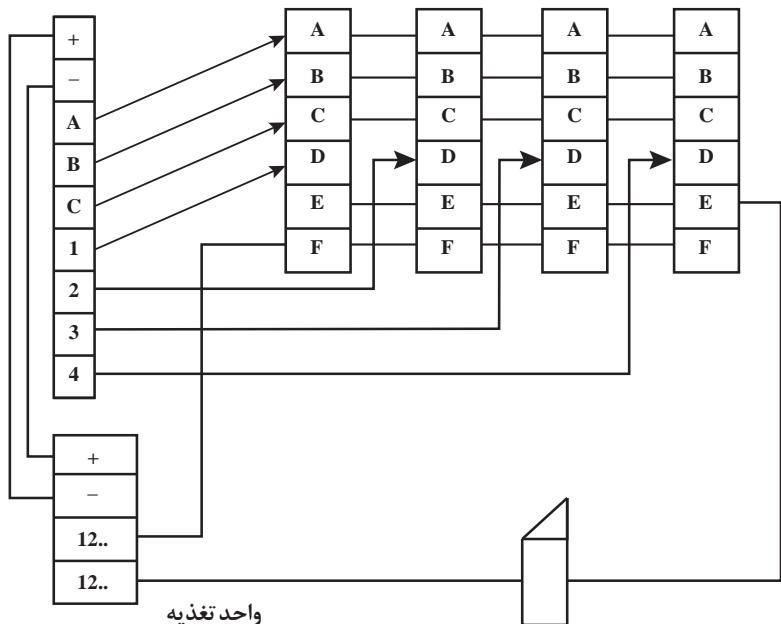


شکل ۹۹ - سیم‌کشی آیفون تصویری

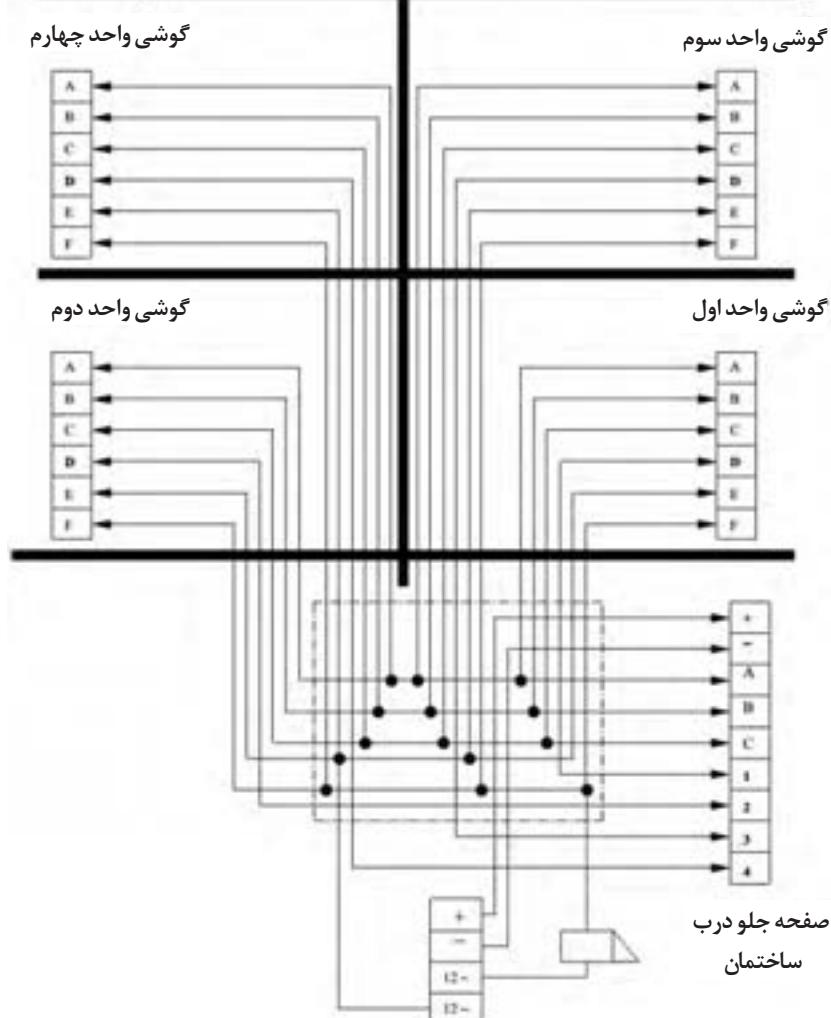


شکل ۱۰۰- مسیر سیم کشی آیفون برای چند واحد

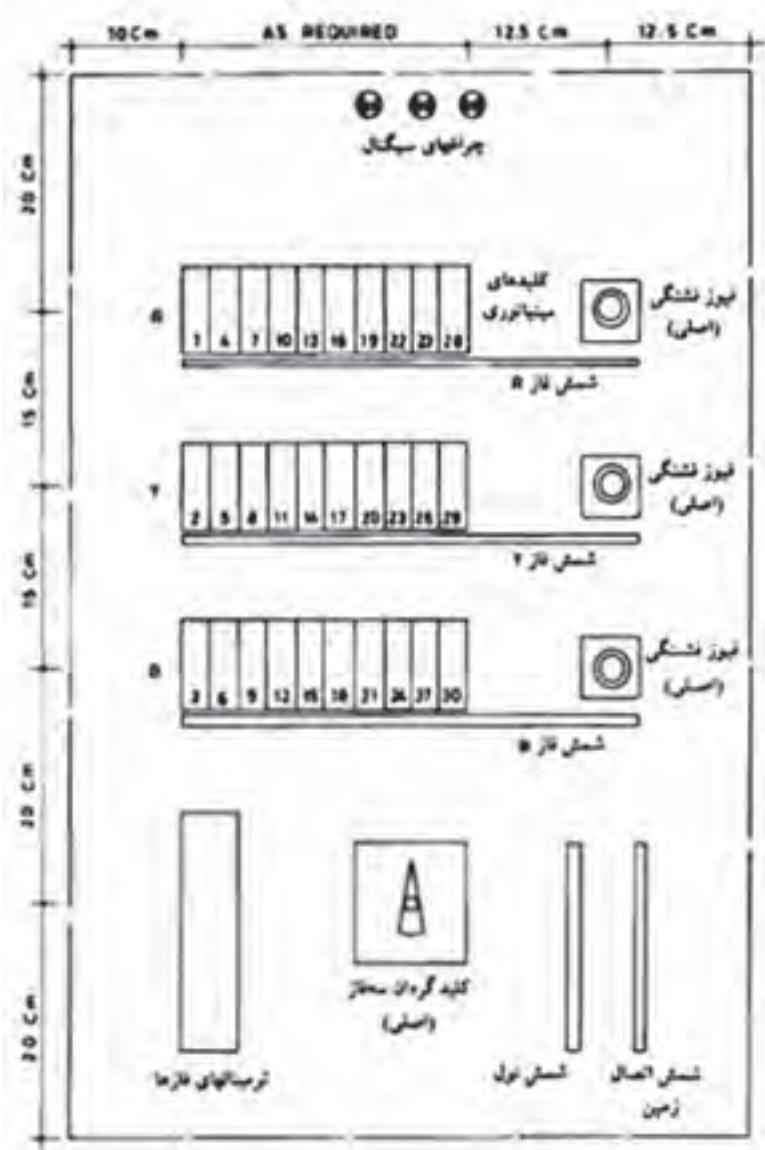


شکل ۱۰۱- سیم استقرار وسایل در داخل تابلوی فرعی توزیع برق - نوع سه فاز.

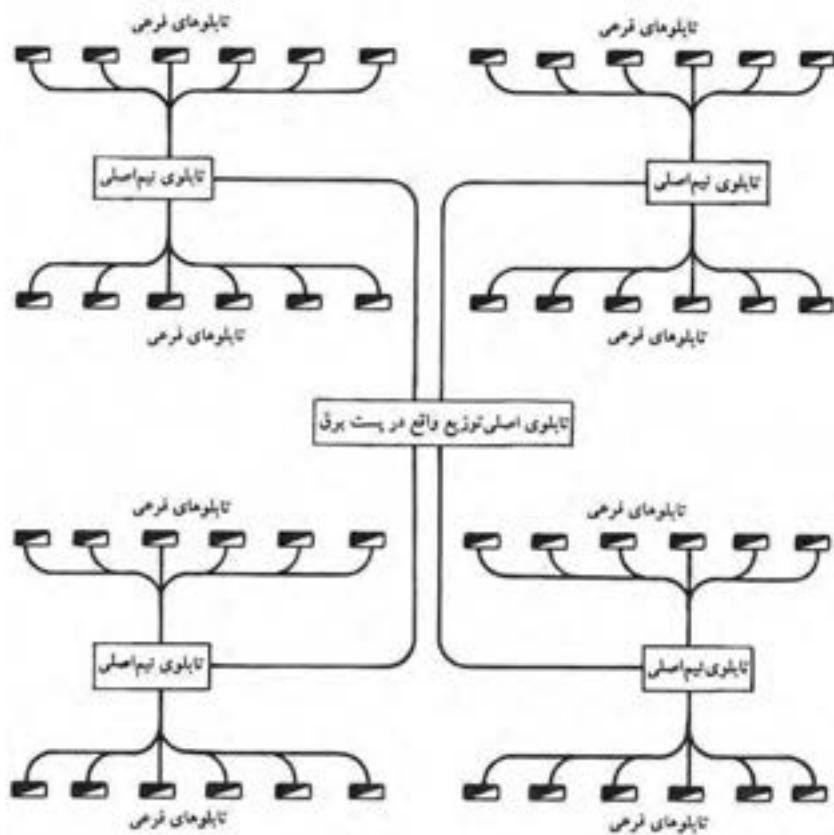


شکل ۱۰۲- شماتیک سیستم توزیع نیروی برق در سطح.

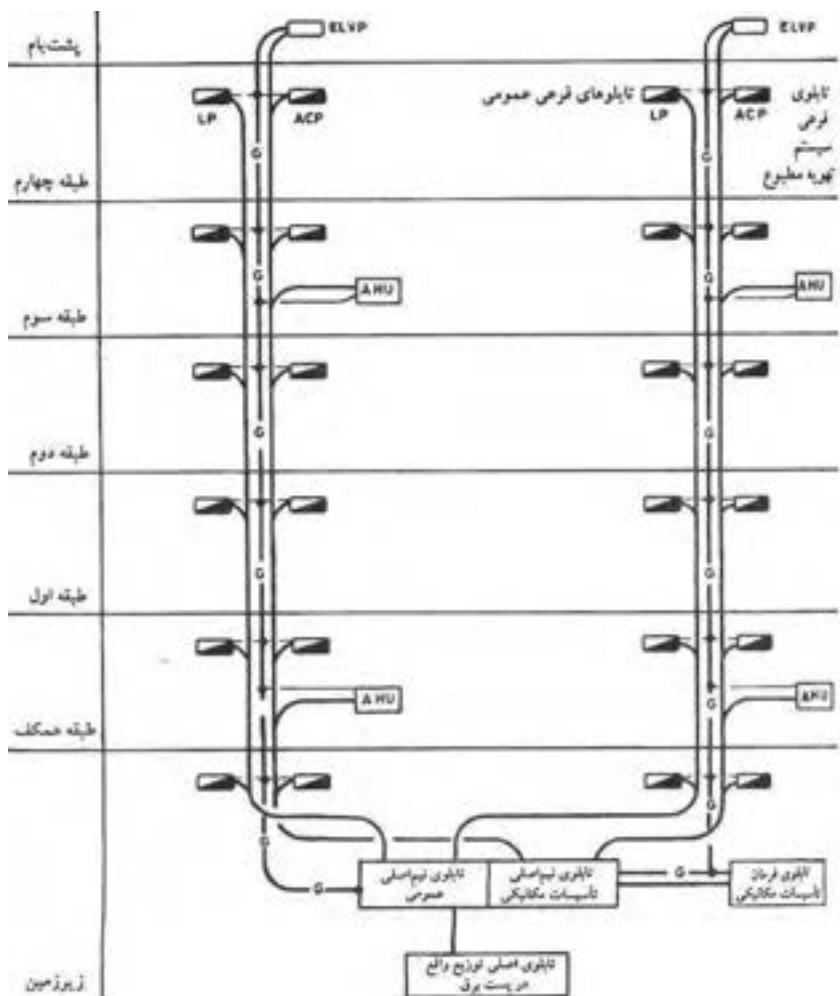

شكل ۱۰۳ - تابلوی اصلی

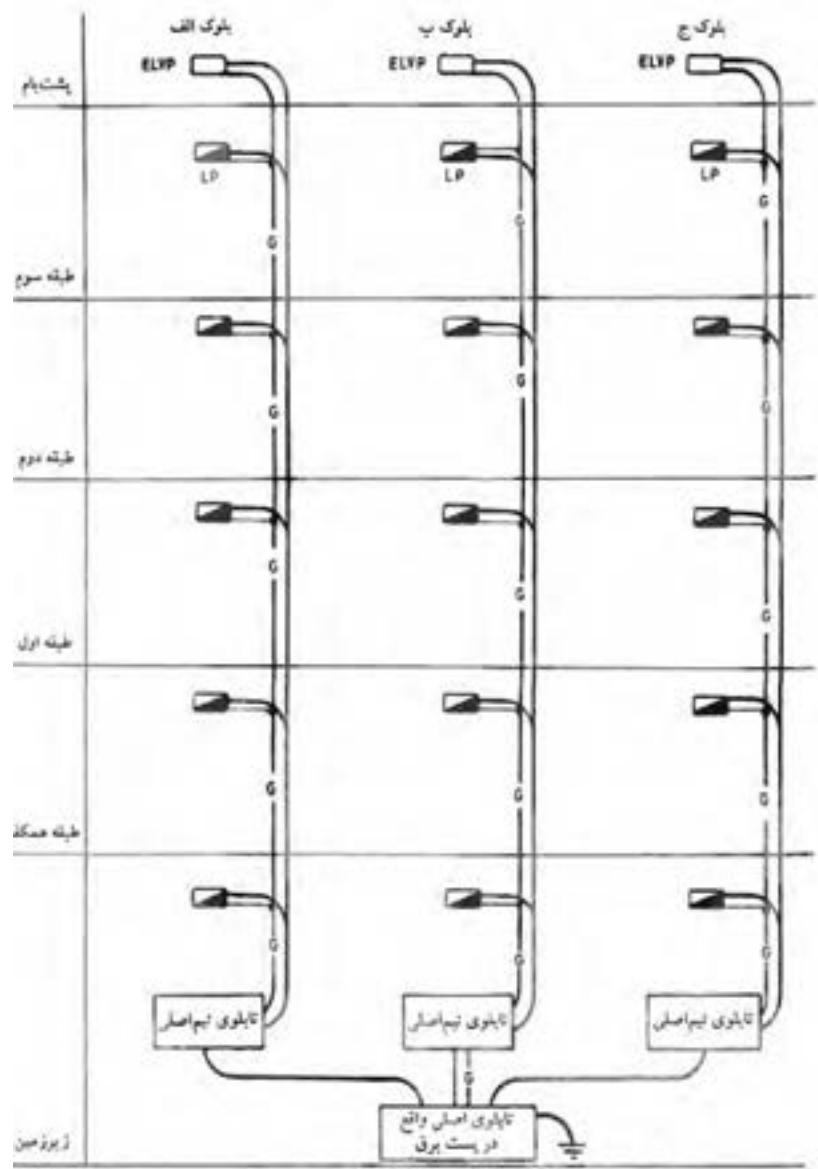

شكل ١٠٤—شماتيك توزيع نيروى برق در ارتفاع.

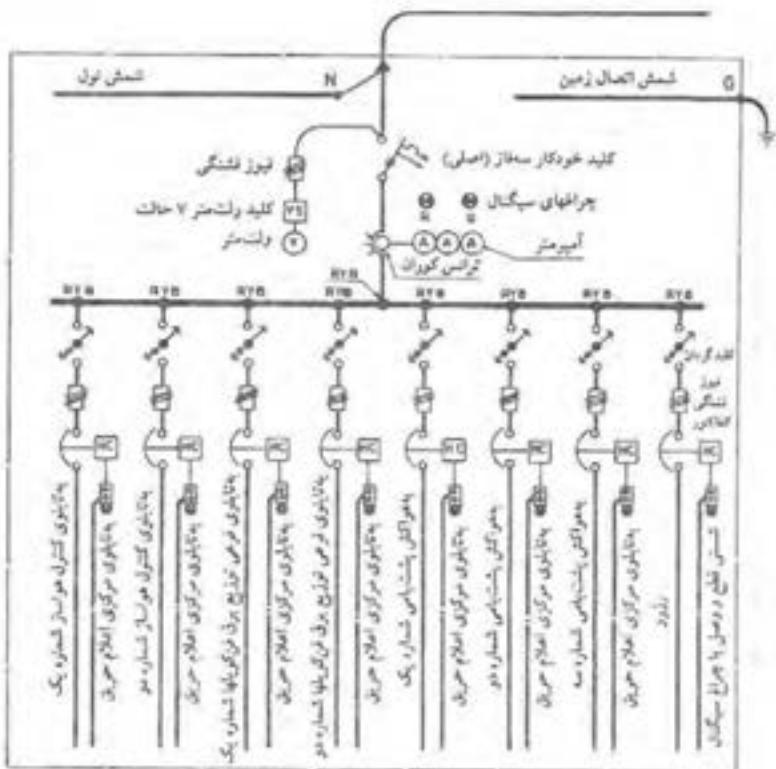


شکل ۱۰۵- شماتیک تابلوی اصلی توزیع نیروی برق سیستم تهویه مطبوع و هواکشها.  
 (برای سیستم قطع خودکار جریان هوای هر منطقه در صورت عملکرد اعلام حریق آن منطقه در موقع  
 آتش سوزی)

ردیف	نام رله	فرم ایجاد شده	رنگ قابل برنامه‌ریزی	شرکت سازنده
۱	رله غیر قابل برنامه‌ریزی	FBD	LOGO	SIEMENS
۲	بوگی شماره ایامانگرهایی به ترتیب DIN/IEC و ANSI/CSA	Device	EASY	MOELLER
۳	کنترلر افزار آن ساده است	LAD	ZEN	OMRON
۴	در سه های جدید توسط LCD هر دو نوعی بوگی برای برنامه‌ریزی می‌توانند و موبایل یا لپ‌تاپ برای برنامه‌ریزی می‌توانند و سیستمی که می‌دانند که این رله مخصوص برای معنی می‌باشد.	LAD/FBD	ZELIO	Schneider (Telemecanique)
۵	رله غیر قابل برنامه‌ریزی	LAD/FBD	Millenium II و Millenium III	Schneider (Crouzet)
۶	رله غیر قابل برنامه‌ریزی	FBD	ALPILA	MITSUBISHI
۷	رله غیر قابل برنامه‌ریزی	FBD	PIARAO	THEBEN
۸	بوگی و تراشه‌های نسبه 1000 است اما اسکانات مجازی و ریموت کنترل نیز می‌تواند ذکر شود	FBD	SPR	ARRAY Electronics
۹	فهیم کنترلر	LAD/FBD	KBMS	GENESIS
۱۰	فهیم کنترلر	LAD/FBD	SG2	TECO

● رله قابل برنامه‌ریزی شرکت IDEC و نام LOGO است این رله غیر قابل برنامه‌ریزی WinLOGIC است این رله غیر قابل برنامه‌ریزی LOGO! Soft Option نام دارد.

● شرکت EASY نام رله افزار خود را تحت عنوان ELECDsoft می‌دانند که این رله افزار از نوع LSC است.

شکل ۱۰۶ - انواع رله‌های قابل برنامه‌ریزی و نوع برنامه

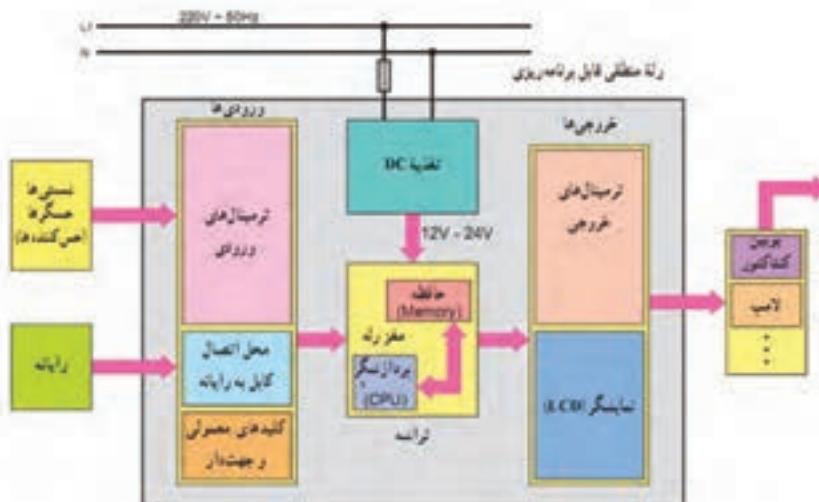



شکل ۱۰۷ - ارتباط داخلی رله‌های قابل برنامه‌ریزی

عنوان	جدول ارزش	برنامه فرداوس	برنامه دلوف															
AND	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>II</td><td>II</td><td>Q1</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> </table>	II	II	Q1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	<pre> graph LR     I1[II] --- A1[AND]     I2[II] --- A1     A1 --- OR[OR]     A2[AND] --- OR     OR --- Q1((Q1))     </pre>	<pre> graph LR     I1[II] --- N1[NOT]     I2[II] --- N1     N1 --- N2[NOT]     N2 --- N3[NOT]     N3 --- AND[AND]     AND --- Q1((Q1))     </pre>
II	II	Q1																
0	0	0																
0	1	0																
1	0	0																
1	1	1																
OR	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>II</td><td>II</td><td>Q1</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> </table>	II	II	Q1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	<pre> graph LR     I1[II] --- OR1[OR]     I2[II] --- OR1     OR1 --- AND[AND]     AND --- Q1((Q1))     </pre>	<pre> graph LR     I1[II] --- N1[NOT]     I2[II] --- N1     N1 --- N2[NOT]     N2 --- N3[NOT]     N3 --- OR[OR]     OR --- Q1((Q1))     </pre>
II	II	Q1																
0	0	0																
0	1	1																
1	0	1																
1	1	1																
NOT	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>II</td><td>Q1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td></tr> </table>	II	Q1	1	0	0	1	<pre> graph LR     I1[II] --- NOT[NOT]     NOT --- Q1((Q1))     </pre>	<pre> graph LR     I1[II] --- N1[NOT]     I2[II] --- N1     N1 --- N2[NOT]     N2 --- Q1((Q1))     </pre>									
II	Q1																	
1	0																	
0	1																	
NAND	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>II</td><td>II</td><td>Q1</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>	II	II	Q1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	<pre> graph LR     I1[II] --- N1[NOT]     I2[II] --- N1     N1 --- N2[NOT]     N2 --- AND[AND]     AND --- Q1((Q1))     </pre>	<pre> graph LR     I1[II] --- N1[NOT]     I2[II] --- N1     N1 --- N2[NOT]     N2 --- N3[NOT]     N3 --- AND[AND]     AND --- Q1((Q1))     </pre>
II	II	Q1																
0	0	1																
0	1	1																
1	0	1																
1	1	0																
NOR	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>II</td><td>II</td><td>Q1</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>	II	II	Q1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	<pre> graph LR     I1[II] --- OR1[OR]     I2[II] --- OR1     OR1 --- NOT[NOT]     NOT --- Q1((Q1))     </pre>	<pre> graph LR     I1[II] --- N1[NOT]     I2[II] --- N1     N1 --- N2[NOT]     N2 --- N3[NOT]     N3 --- OR[OR]     OR --- Q1((Q1))     </pre>
II	II	Q1																
0	0	1																
0	1	0																
1	0	0																
1	1	0																
XOR	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>II</td><td>II</td><td>Q1</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>01</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>00</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>00</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>10</td></tr> </table>	II	II	Q1	0	0	01	0	1	00	1	0	00	1	1	10	<pre> graph LR     I1[II] --- AND1[AND]     I2[II] --- AND1     AND1 --- OR[OR]     I1 --- NOT[NOT]     NOT --- AND2[AND]     AND2 --- OR     OR --- Q1((Q1))     </pre>	<pre> graph LR     I1[II] --- N1[NOT]     I2[II] --- N1     N1 --- N2[NOT]     N2 --- N3[NOT]     N3 --- OR[OR]     OR --- NOT[NOT]     NOT --- Q1((Q1))     </pre>
II	II	Q1																
0	0	01																
0	1	00																
1	0	00																
1	1	10																


شكل ۱۰۸ - عملکرها و نوع برنامه

ردیف	نام برقی	نماد امپیکتیو	نماد انگلیسی	نماد Logo
۱	And			
۲	And(Edge)			
۳	And(Edge)			
۴	XOR			
۵	OR			


شکل ۹- توابع عمومی (GF) در صفحه نمایش

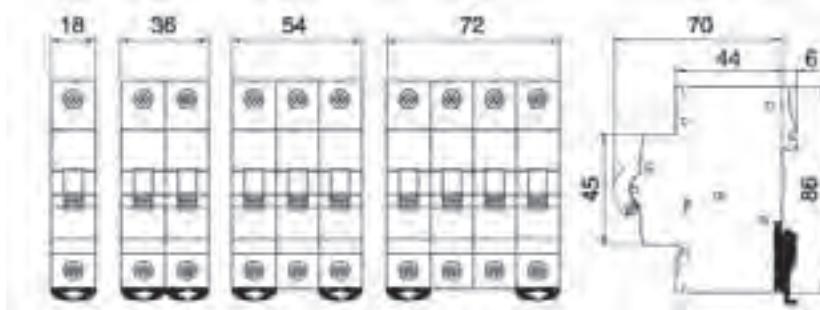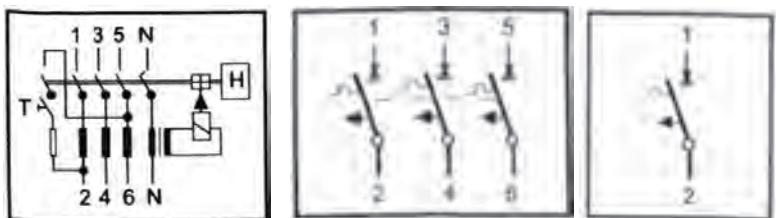

شکل ۱۰- کلید مینیاتور خودکار و شماتی فنی آن

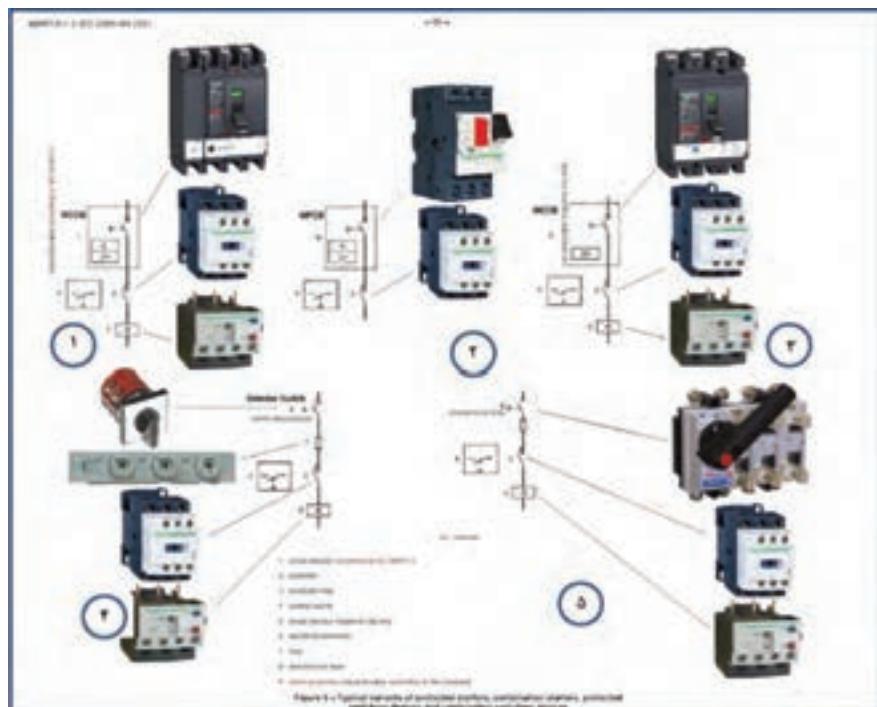


شکل ۱۱۱- انواع راهاندازی موتور الکتریکی

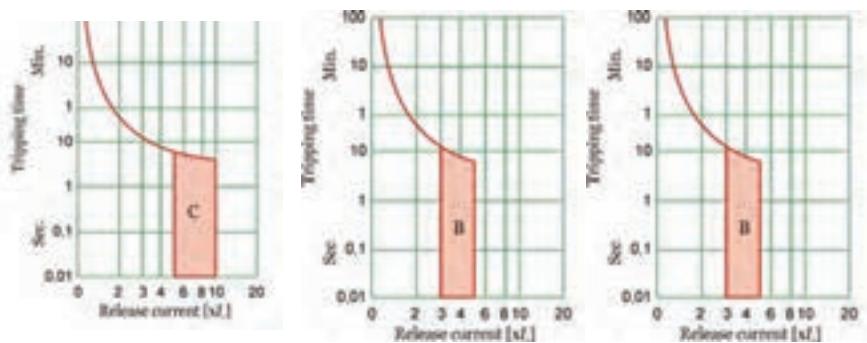


شکل ۱۱۲- منحنی انواع کلیدهای مینیاتور خودکار

### IEC 60309 Hour Designation Chart

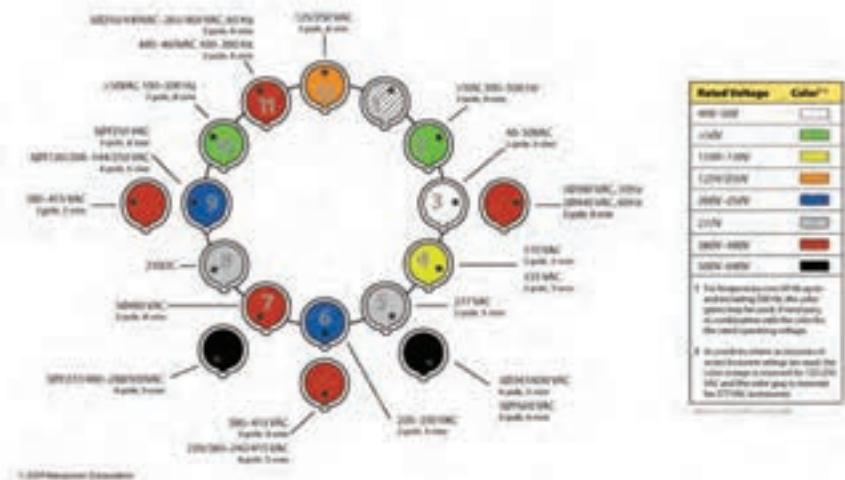


شكل ١١٣ - نمودار ساعت تشخیص اتصالات سه شاخه و پنج شاخه (تک فاز و سه فاز)

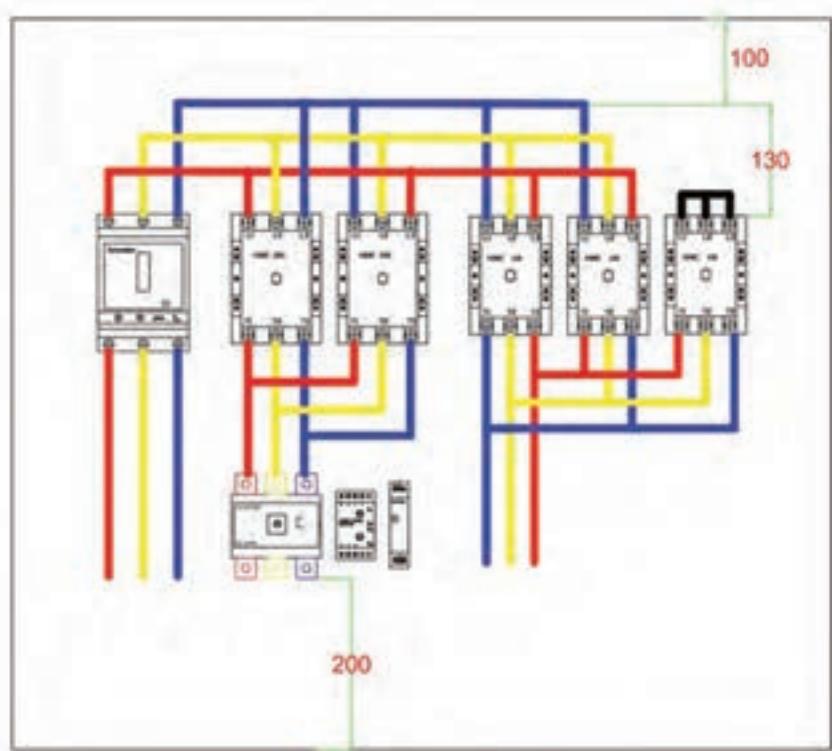


شكل ١١٤ - شینهbandی ستاره - مثلث

ردیف	نام و میزان	نام و میزان
۱	هرچه اگر همانندی در برخ اندامان و بروز اضطراب وجود نداشت.	متغیر شده
۲	در برخ اندامانی هم سطح با آن این مکان پذیر است و بروز اضطراب	متغیر شده در برخ اندامات آب پسورد صورت میگیرد
۳	من اگر از ۴۰ میلیتر مسافت را شود و بروز اضطراب	متغیر شده در برخ اندامات آب پسورد ایجاد میگردد
۴	در برخ اندامانی به استرس هایی مبتلا نباشد و بروز اضطراب	متغیر شده در برخ اندامات آب پسورد ۹۰ مرید
۵	متغیر شده مسافت را شود و بروز اضطراب	متغیر شده در برخ اندامات آب پسورد صورت میگیرد
۶	من اگر بروز اندامانی به استرس هایی مبتلا نباشد و بروز اضطراب	متغیر شده در برخ اندامات آب پسورد صورت میگیرد
۷	من اگر از ۷۰ میلیتر مسافت را شود و بروز اضطراب	متغیر شده در برخ اندامات آب پسورد صورت میگیرد
۸	من اگر بروز اندامانی به استرس هایی مبتلا نباشد و بروز اضطراب	متغیر شده در برخ اندامات آب پسورد صورت میگیرد
۹	من اگر از ۱۷ میلیتر مسافت را شود و بروز اضطراب	متغیر شده در برخ اندامات آب پسورد صورت میگیرد
۱۰	من اگر بروز اندامانی به استرس هایی مبتلا نباشد و بروز اضطراب	متغیر شده در برخ اندامات آب پسورد صورت میگیرد
۱۱	من اگر از ۲۰ میلیتر مسافت را شود و بروز اضطراب	متغیر شده در برخ اندامات آب پسورد صورت میگیرد
۱۲	من اگر بروز اندامانی به استرس هایی مبتلا نباشد و بروز اضطراب	متغیر شده در برخ اندامات آب پسورد صورت میگیرد
۱۳	من اگر بروز اندامانی به استرس هایی مبتلا نباشد و بروز اضطراب	متغیر شده در برخ اندامات آب پسورد صورت میگیرد
۱۴	من اگر بروز اندامانی به استرس هایی مبتلا نباشد و بروز اضطراب	متغیر شده در برخ اندامات آب پسورد صورت میگیرد
۱۵	من اگر بروز اندامانی به استرس هایی مبتلا نباشد و بروز اضطراب	متغیر شده در برخ اندامات آب پسورد صورت میگیرد
۱۶	من اگر بروز اندامانی به استرس هایی مبتلا نباشد و بروز اضطراب	متغیر شده در برخ اندامات آب پسورد صورت میگیرد
۱۷	من اگر بروز اندامانی به استرس هایی مبتلا نباشد و بروز اضطراب	متغیر شده در برخ اندامات آب پسورد صورت میگیرد
۱۸	من اگر بروز اندامانی به استرس هایی مبتلا نباشد و بروز اضطراب	متغیر شده در برخ اندامات آب پسورد صورت میگیرد
۱۹	من اگر بروز اندامانی به استرس هایی مبتلا نباشد و بروز اضطراب	متغیر شده در برخ اندامات آب پسورد صورت میگیرد
۲۰	من اگر بروز اندامانی به استرس هایی مبتلا نباشد و بروز اضطراب	متغیر شده در برخ اندامات آب پسورد صورت میگیرد


## شكل ١١٥ - درجه حفاظت IP

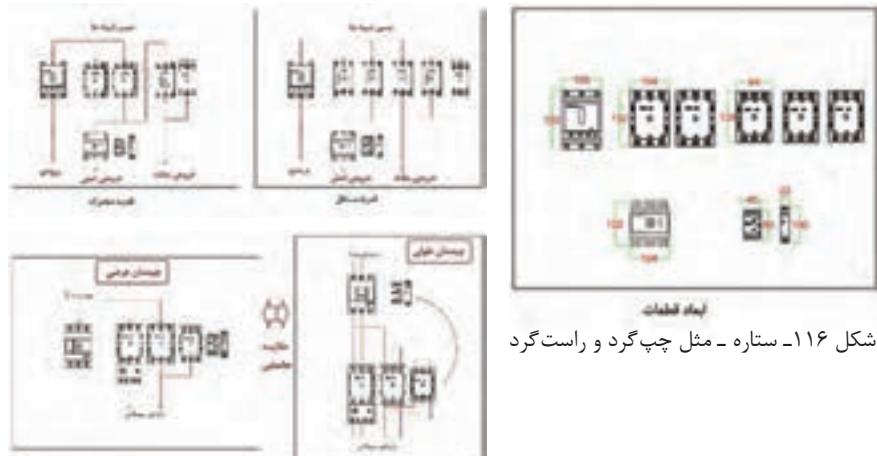

شكل ١١٧- چیدمان عرض و طول

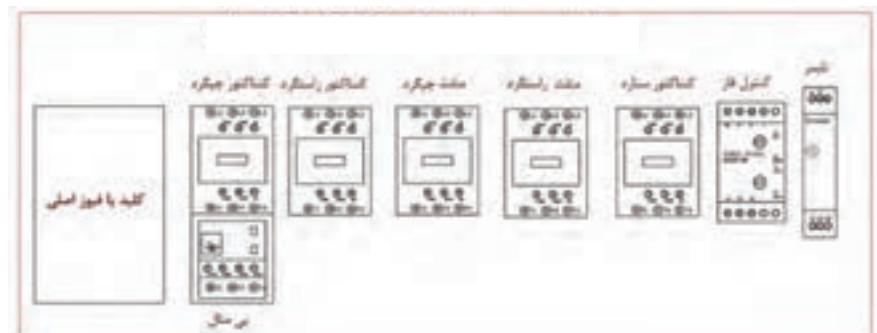


شکل ۱۱۸- چیدمان عمومی مدار ستاره - مثلث چپگرد - راستگرد قدرت مستقل

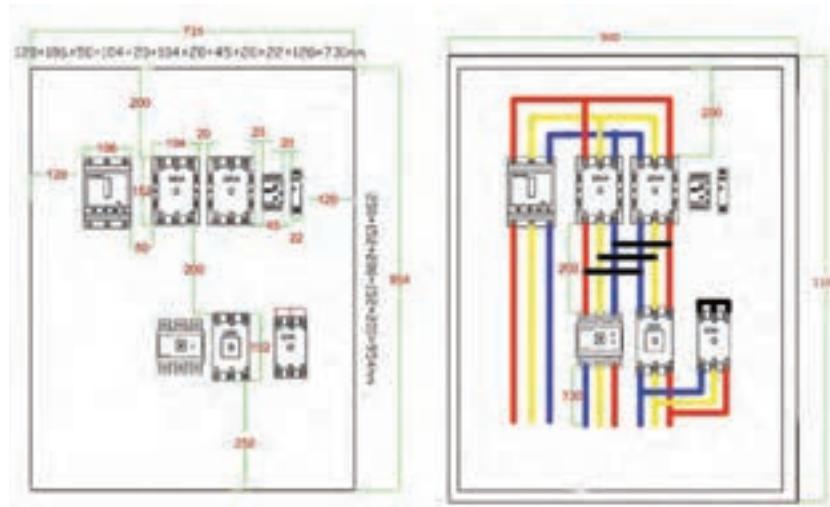


شکل ۱۱۹- جانمایی در شینه‌بندی تابلو




## شکل ۱۲۰- تقسیم‌بندی انواع تابلو

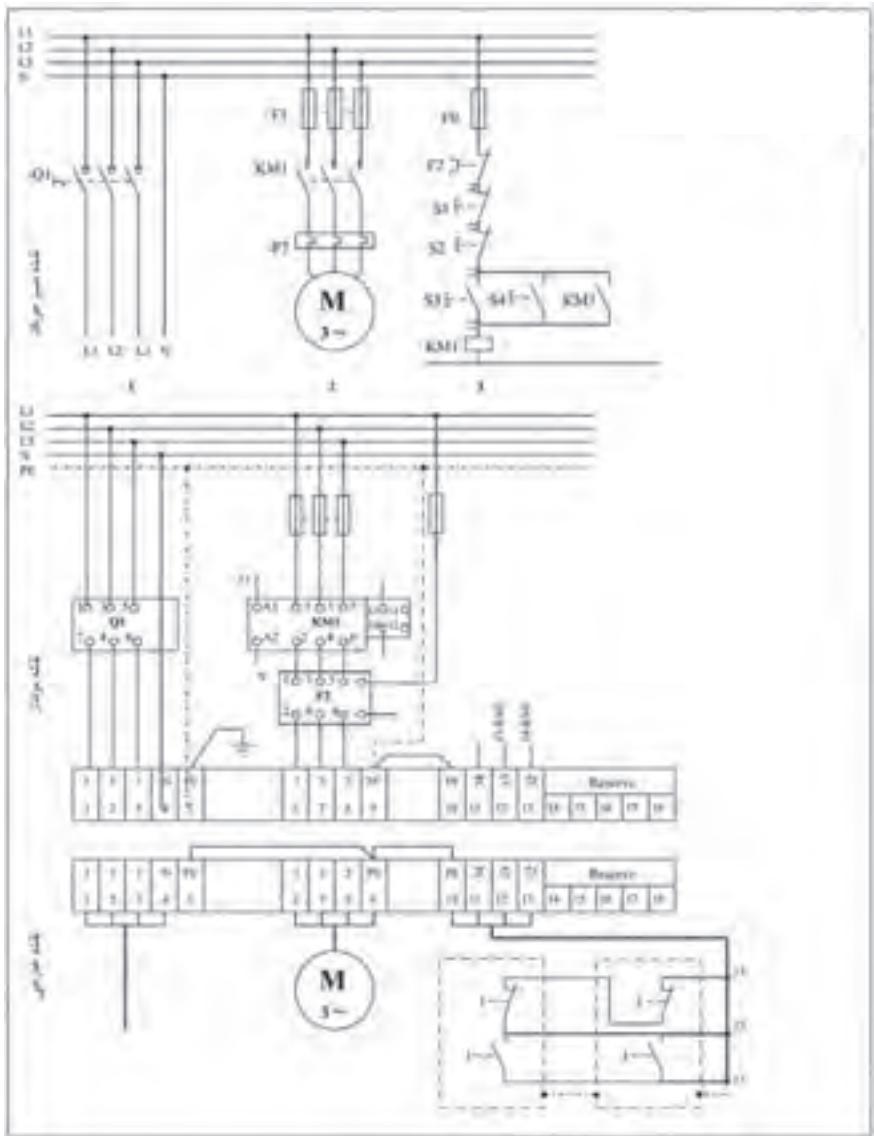


شکل ۱۲۱- مدار راهاندازی موتور سه‌فاز کنترل از دو نقطه

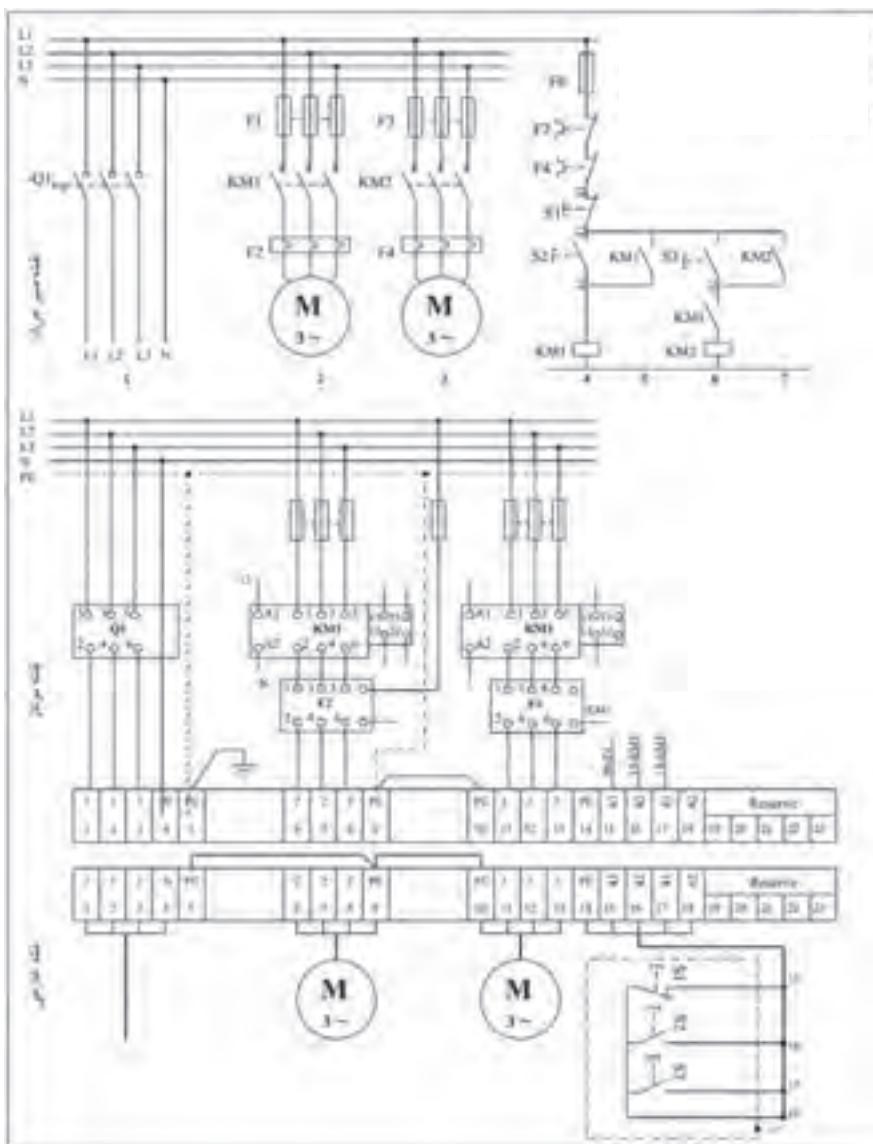


شکل ۱۲۲- مدار یکی پس از دیگری

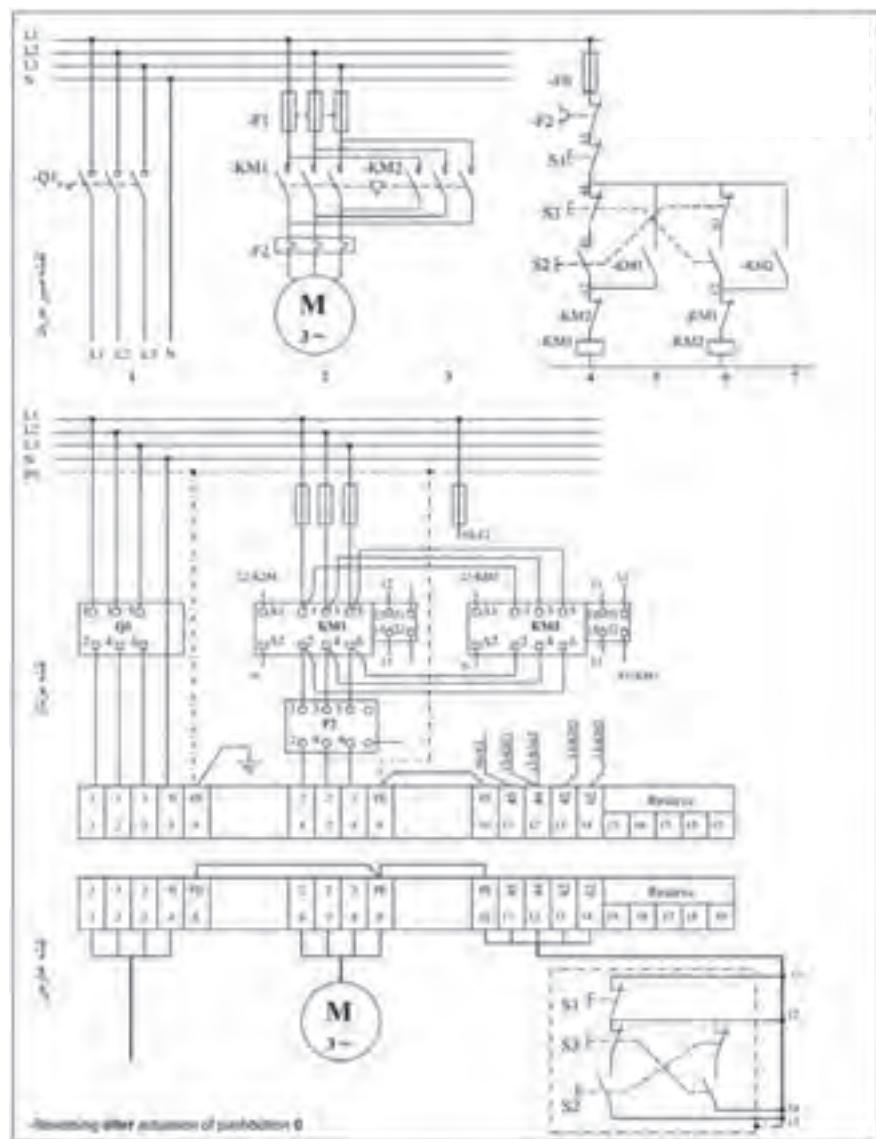


شکل ۱۲۳- مدار چپ گرد - راست گرد با حفاظت کامل

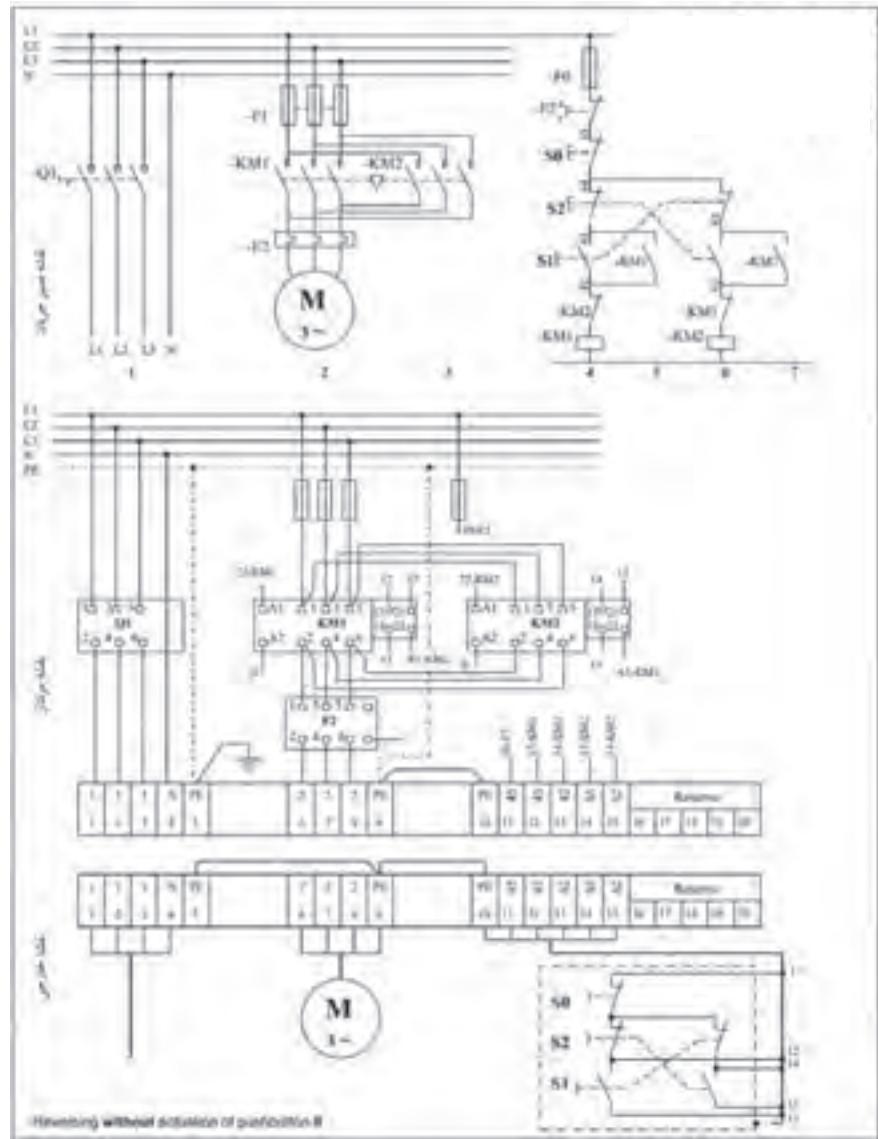

شکل ۱۲۴ - مدار چپگرد - راستگرد سریع

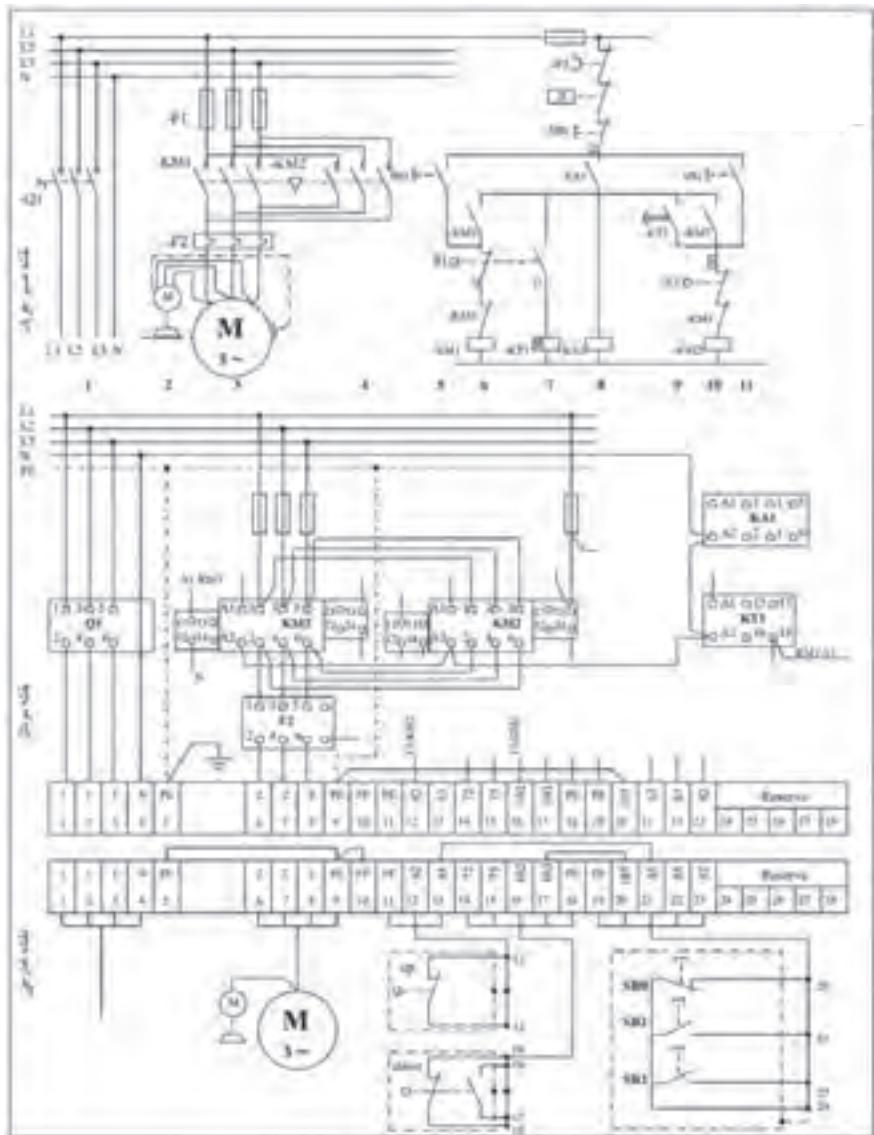

شکل ۱۲۵ - مدار چپ گرد - راست گرد (نوع دیگر)

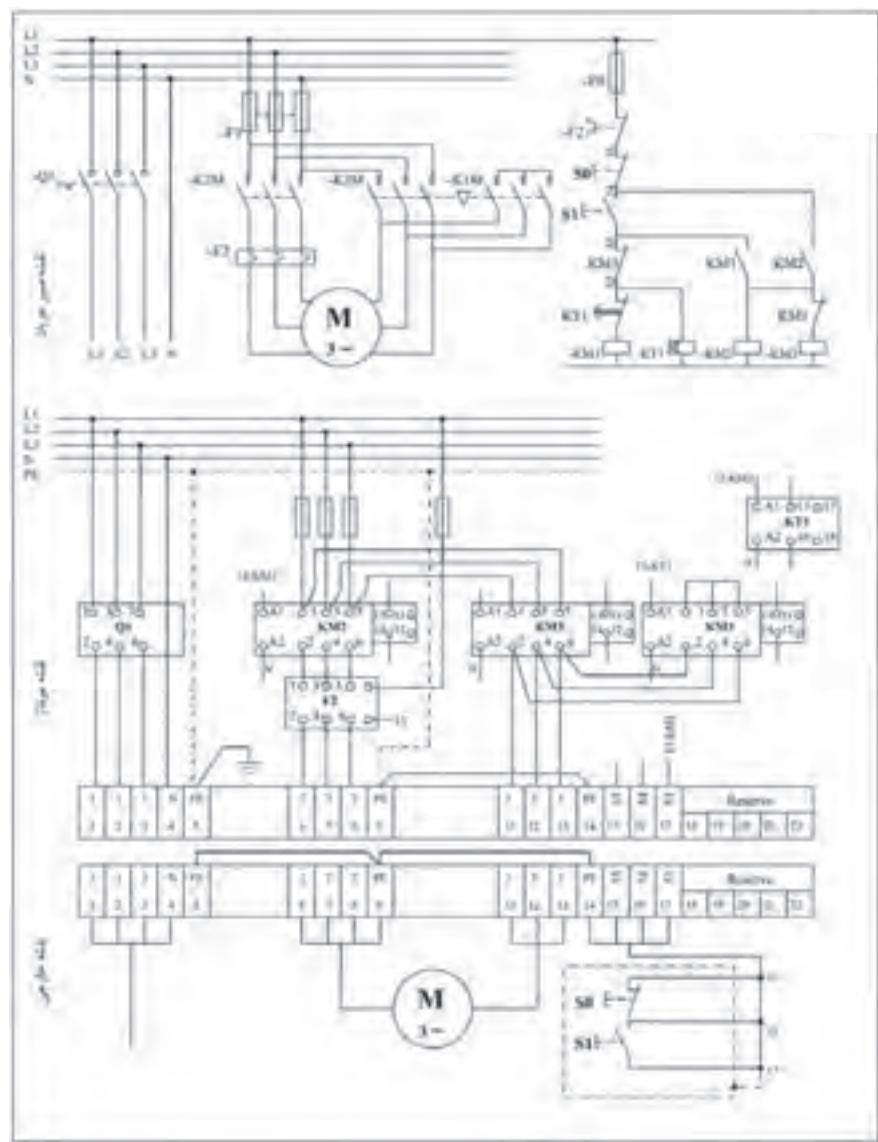

شکل ۱۲۶ - راهاندازی ستاره مثلاًت اتوماتیک

# واژگان تخصصی بخش اول

انگلیسی	فارسی	انگلیسی	فارسی
<b>Low Current Systems</b>	سیستم‌های جریان ضعیف	<b>Network Crimp Tools</b>	آچار پرس شبکه (سوکت زن)
<b>Coaxial Cable</b>	کابل هم محور	<b>BNC crimp Tools</b>	آچار پرس BNC
<b>UTP (Unshielded Twisted Pair) Cable</b>	کابل UTP (زوج تابیده بدون حفاظ)	<b>Hexagonal crimper</b>	پرس ۶ گوش زن
<b>STP (Shielded Twisted Pair) Cable</b>	کابل UTP (زوج تابیده حفاظ دار)	<b>Punch Krone Tools</b>	آچار پانچ کرون
<b>Shield</b>	حفاظ (زره)	<b>BNC (Bayonet Neill-Concelman)</b>	یک نوع فیش مخفف نام سازندگان آن است
<b>Insulation</b>	عایق	<b>RCA (Radio Corporation of America)</b>	یک نوع فیش مخفف کلمات داخل پرانتز
<b>Sheath (jackat)</b>	غلاف (روبوش)	<b>IEC-TV Connector</b>	اتصال تلویزیونی IEC
<b>Category$\Delta$ (Cat$\Delta$)</b>	(کت ۵) رسته ۵	<b>F-twist on</b>	F پیچی
<b>Thicker copper Core</b>	مغزی مسی ضخیم	<b>F-Crimp on</b>	F پرسی
<b>Thinner copper Core</b>	مغزی مسی نازک	<b>BNC solder</b>	BNC لحیمی
<b>Foil Shielding</b>	حافظ فویل دار	<b>BNC patch Cable</b>	BNC فیش کابل
<b>Braided Shielding</b>	حافظ بافته	<b>BNC_Female to RCA – Male Adapter</b>	BNC به نری مبدل مادگی RCA

<b>Braided Shielding</b>	حفظه بافته	<b>Rouler door</b>	درهای کرکره ای
<b>fire resistant cable</b>	کابل مقاوم در برابر حریق	<b>sliding automatic door operator</b>	عملکرد در خودکار کشویی
<b>Intercom System</b>	در بازکن	<b>Video Door Entry</b>	در بازکن تصویری
<b>Electric Lock</b>	قفل برقی	<b>Door station</b>	صفحه جلوی در
<b>Microphone</b>	میکروفون	<b>Handset</b>	گوشی
<b>Camera</b>	دوربین	<b>Doorbell</b>	زنگ در ورودی
<b>Resolution</b>	وضوح تصویر	<b>Residential monitor station</b>	
<b>Contrast Brightness</b>	روشنایی تصویر	<b>Residential station</b>	تابلوی داخل
<b>Master monitor station</b>	ایستگاه پایش اصلی	<b>Power Supply</b>	منبع تغذیه
<b>Sub master monitor station</b>	ایستگاه پایش زیر مجموعه اصلی	<b>Mounting positions</b>	وضعیت های نگهداری
<b>call button panel</b>	دکمه صحبت پانل	<b>image view area</b>	ناحیه تصویر
<b>Door Release Button</b>	دکمه بازکن در	<b>Entrance Station</b>	ایستگاه ورودی
<b>Sectional door</b>	درهای سقفی چند نکه	<b>Call talk LED</b>	ال ای دی هنگام صحبت
<b>Swing door</b>	درهای لولایی	<b>Siliding door</b>	درهای کشویی
<b>Fire Alarm System</b>	سیستم اعلام حریق	<b>Ionization Smoke Detector</b>	دستکتور دودی یونی

<b>Detection System</b>	سیستم ردیابی (تشخیص)	<b>Optical (Photoelectric) Detector</b>	دکتور نوری
<b>Manual Call Point (MCP)</b>	شستی اعلام حریق	<b>Heat Detector</b>	دکتور حرارتی
<b>Fire Alarm control panel</b>	تابلو اعلام حریق	<b>Bell /Horn/ Speaker</b>	زنگ/ بوق/ بلندگو
<b>Conventional Circuit</b>	مدار متعارف	<b>Strobe Light</b>	چراغ چشمک زن
<b>Automatic Fire Alarm</b>	اعلام حریق خودکار	<b>Remote Indicator</b>	چراغ ریموت اندیکاتور
<b>Addressable System</b>	سیستم آدرس پذیر	<b>Beam Detector</b>	دکتور پرتویی
<b>Loop Circuit</b>	مدار حلقوی	<b>Indoor/Outdoor sounder</b>	آژیر داخلی/ بیرونی
<b>End_Of_Line(EOL) Device</b>	قطعه انتهای خط	<b>Fix Detector</b>	آشکارساز ثابت
<b>Base detector</b>	پایه دکتور	<b>Rate Of Rise Detector</b>	دکتور نرخ افزایشی
<b>Battery Rack</b>	کابینت باتری	<b>Work time</b>	تایمر تنظیم زمان کار
<b>Automatic Voltage Regulation (AVR)</b>	تنظیم کننده اتوماتیک ولتاژ	<b>Pause Time</b>	تایمر تنظیم زمان توقف
<b>Gear -Motor</b>	دستگاه اصلی	<b>Power</b>	تایمر تنظیم زمان توقف
<b>Flash-light</b>	لامپ فلاش	<b>Memorization LED Selef</b>	شنانگر شناسایی ریموت
<b>Antenna</b>	آنتن	<b>Step</b>	مرحله

<b>Kry selector</b>	کلید استارت بیرونی	<b>Courtesy</b>	محل اتصال لامپ روشن یکسره
<b>Photocell</b>	چشمی	<b>Open Gate LAMP</b>	محل اتصال لامپ روشن در حالت بازبودن در
<b>Small column</b>	ستون نصب چشمی	<b>Kick back / extra – push</b>	حالات پس زنی و فشار اضافی
<b>Rack</b>	ریل	<b>Muinimodnoc</b>	حالات اشتراک
<b>Limit Switch</b>	براکت های تنظیم میکروسوئیچ	<b>Single Wing</b>	حالات تک لنگه
<b>Warning Sign</b>	علامت هشدار	<b>Uninterruptable Power Systems(UPS)</b>	منابع تغذیه اضطراری بدون تأخیر
<b>Stop Locks</b>	استپ مکانیکی	<b>On – Line UPS</b>	یو پی اس آن لاین
<b>Line Interactive</b>	یو پی اس لاین اینتراتکتیو	<b>Off – Line</b>	یو پی اس مصرف کننده
<b>Entrer</b>	تأثید	<b>Tilt door</b>	درهای زیر سقفی یک تکه چرخان
<b>USB (Universal Serial Bus)</b>	نوعی فیش	<b>Roller door</b>	درهای کرکره ای
<b>Keybord</b>	صفحه کلید	<b>PIR</b>	حسگرهای مادون قرمز
<b>indictor</b>	نشانگر	<b>RX</b>	گیرنده
<b>Pen drive/ External hard disk</b>	حافظه خارجی	<b>TX</b>	فرستنده
<b>IR sensor Extend cable</b>	کابل سیار حس گر ir	<b>Transmiter</b>	فرستنده

<b>DVR Remote Control</b>	کنترل دستگاه ضبط دیجیتال	<b>Reciever</b>	گیرنده
<b>Mother board</b>	برد اصلی	<b>Blinker/Flasher</b>	لامپ چشمک زن
<b>PVC</b>	پلی اتیلن کلراید	<b>Open Gatelamp</b>	لامپ نشانگر بازودن در
<b>Burglar System</b>	سیستم اعلام سرقت	<b>Courtesy Lamp</b>	لامپ های روشن کننده اطراف در
<b>Duct detector</b>	دتكتور کاتالی	<b>Backup Battery</b>	باتری پشتیبان
<b>Smoke detector</b>	نشان گر دود	<b>Automatic Door Operators</b>	عملکرد در خودکار
<b>Shock Sensor</b>	حسگر ضربه	<b>Glass break detector</b>	آشکارساز شکست شیشه
<b>Tamper</b>	دستکاری	<b>Motion Detector</b>	آشکارساز حرکتی
<b>Microphone</b>	میکروفون	<b>Titi (Tilt)</b>	تیلت
<b>VGA/ RGB</b>	صورت های ورودی	<b>Switcher</b>	انتخاب کننده تصویر
<b>VGA/BNC</b>	صورت های کانکتور	<b>By pass</b>	کنار گذار
<b>RS485</b>	پورت ارتباطی	<b>Auto</b>	خودکار (اتوماتیک)
<b>Passive Infrared Detector (PIR)</b>	آشکارساز مادون قرمز پسیو	<b>Home</b>	تصویر ثابت
<b>Camera Housing</b>	کاور دوربین	<b>Audio</b>	کanal ورودی صدا
<b>Bracket_ Base _ Mount</b>	پایه دوربین	<b>Video</b>	کanal ورودی تصویر
<b>Controller</b>	کنترل کننده	<b>Quad</b>	کواد
<b>Zoom</b>	اندازه	<b>Out</b>	نشان دهنده کanal
<b>IRIS</b>	میزان عبور نور از لنز دوربین	<b>Freeze</b>	ثبت کردن

## واژگان تخصصی بخش دوم

انگلیسی	فارسی
<b>Addressable System</b>	سیستم آدرس پذیر
<b>Addressable</b>	آدرس پذیر
<b>AGC</b>	کلید کنترل بهره اتوماتیک
<b>ALC</b>	کنترل نور خودکار
<b>Alternating current (AC):</b>	جريان متناوب
<b>AL</b>	کاید تعیین نوع خروجی
<b>Ammeter</b>	آمپر متر
<b>Ampactiy</b>	جريان مجاز
<b>Ampere</b>	آمپر
<b>Amplifier</b>	تقویت کننده
<b>Antenna</b>	آنتن
<b>Approved By</b>	تصویر کننده
<b>Arcing</b>	قوس
<b>Assemble</b>	مونتاژ
<b>ASTM : American Standard</b>	استاندارد سیستم آمریکا
<b>Audio</b>	کanal ورودی صدا
<b>Auto iris</b>	دریچه نور
<b>Auto IRIS</b>	اتصال سیم لنز
<b>Autoiris</b>	لنزهای قابل تنظیم خودکار
<b>Automatic Door Operators</b>	عملکرد در خودکار
<b>Automatic Fire Alarm</b>	اعلام حریق خودکار
<b>Automatic Voltage Regulation(AVR)</b>	تنظیم کننده خودکار ولتاژ
<b>Auto</b>	اتوماتیک
<b>Auto</b>	خودکار (اتوماتیک)
<b>Backup Battery</b>	باتری پشتیبان
<b>Backup</b>	باتری پشتیبان
<b>Ballast</b>	بالاست
<b>Base detector</b>	پایه دتکتور
<b>Base - mount - Bracket</b>	پایه دوربین
<b>Bath</b>	حمام
<b>Battery Rack</b>	کابینت باتری
<b>Battery Rack</b>	کابینت باتری
<b>Battery/ Fault Supply Power</b>	لامپ

BNC-Female to RCA - Male Adapter	مبدل مادگی به نری BNC RCA	BAT	ترمینال اتصال باطری
Bonding	هم‌بندی	Beam Detector	آشکارساز دودی اشعه‌ای
Box junction	جعبه اتصالات	Beam Detector	دستکتور پرتویی
Bracket_ Base _ Mount	پایه دوربین	Beam sensor photo cell	حسگرهای مادون قرمز
Braided Shielding	حفاظ بافته	Bed	خواب
BS : British Standard		Bench Grinder	سنگ سنباده
Burglar System	سیستم اعلام سرقت	Bend Conduit	لوله‌خمن کن
Button	دگمه‌شستی	Bimetal	دو فلزی
Buzze	بیز	BLC	کلید تنظیم نور زمینه
By pass	کنار گذر	Blinker/Flasher	لامپ چشمک زن
By pass	بای پس	Blinker	لامپ چشمک‌زن ( فلاش )
Cablex	کابل	Block Terminal	بلوکی پیچی
Cable	کابل	BNC crimp Tools	آچار پرس
Cadweld	جوش انفجاری	BNC patch Cable	فیش کابل
call button panel	دکمه صحبت پانل	BNC solder	لحیمی BNC
Camera Housing	کاور دوربین	BNC(Bayonet Neill-Concelman)	یک نوع فیش مخفف نام سازندگان آن است
Camera	دوربین	BNC	یک نوع فیش
Category ^o (Cat ^o )	(۵) رسته ۵ (کت ۵)		
Caution	توجه		

Courtesy Lamp	لامپ‌های روشن‌کننده اطراف در	CCVE	سیستم‌های تلویزیونی مدار بسته
Courtesy Lamp	لامپ‌های روشن کننده اطراف در	CD Drive	دربیجۀ نور
Courtesy	محل اتصال لامپ روشن یکسره	CFL (compact Flourcent lamp)	لامپ کم‌صرف
CPR	(احیای (... - ریوی )	Change over switch	کلید تبديل
Cross switch	کلید صلیبی	Checked BY	کنترل کننده
Current	جریان	Circuit	مدار
Cutting Pilers	سیم‌چین	Client	کارفرما
Date	تاریخ	Coaxial Cable	کابل هم محور
De Scription	شرح	Com (Common)	مشترک
Designed By	طراح	Combination Pliers	انبردست
Detail	جزئیات	Commercial	تجاری
Detection System	سیستم ردیابی (تشخیص)	Compact fluorescent lamp	لامپ فلورسنت
Detector	آشکارساز	Conductor	هادی، رسانا
device (Rcd)	- رله حافظ جان - رله محافظ جریان نشتی	Conductor	هادی
Dialer	تلفن کننده	Conduit bender	لوله خم کن
		Conduit	لوله فولادی
		Contrast Brightness	روشنایی تصویر
		Controller	کنترل کننده
		Conventional Circuit	مدار متعارف
		Conventional	متعارف
		Counter	کنتور (شماره‌انداز)

<b>ELC</b>	حسگر تصویری	<b>Dimmer</b>	دیمر - کنترل کننده شدت نور
<b>Electric Lock</b>	قفل برقی	<b>Dimmer</b>	دیمر
<b>Electrical energy</b>	انرژی الکتریکی	<b>Direct current (DC)</b>	جریان مستقیم
<b>Electrical Shock</b>	شوك الکتریکی	<b>Disconnect</b>	قطع کردن
<b>Electrician</b>	برق کار	<b>Door opener</b>	درب باز کن
<b>End-Of-Line(EOL) Device</b>	قطعه انتهای خط	<b>Door Release Button</b>	دکمه باز کن درب
<b>Energy losses</b>	تلفات انرژی	<b>Door station</b>	صفحه جلوی در
<b>Entrance Station</b>		<b>Doorbell</b>	زنگ در ورودی
<b>Entrer</b>	تأیید	<b>Doorbell</b>	زنگ خبر ، زنگ در ورودی
<b>Equipment grounding</b>	زمین کردن وسایل	<b>Double disc wall chaser</b>	فرز دوخط زن دیوار
<b>Evacuate</b>	نشستی برای به صدا درآوردن آذربی به صورت دستی	<b>DP ( Distribution Panel )</b>	تابلوی توزیع:
<b>Face plate</b>	صفحه کلید	<b>Drawn By</b>	ترسیم کننده
<b>Factory</b>	کارخانه	<b>Duct detector</b>	دتکتور کاتالی
<b>Fault Sounder</b>	لامپ	<b>DVR Remote Control</b>	
<b>Fault</b>	عیوب	<b>DVR Remote Control</b>	کنترل دستگاه ضبط دیجیتال
<b>Ferrules</b>	بند پوتینی	<b>Earthing System</b>	سیم اتصال زمین
<b>Field</b>	رشته	<b>Earth</b>	زمین
<b>Fire Alarm Control Panel</b>	تابلو کنترل مرکزی	<b>EE/AL</b>	کلید دو حالت
<b>Fire Alarm control panel</b>	تابلو اعلام حریق	<b>ELC</b>	شاتر الکترونیکی داخلی

<b>Gas Detector</b>	آشکارساز گازی	<b>Fire Alarm System</b>	سیستم اعلام حریق
<b>Gear –Motor</b>	دستگاه اصلی	<b>fire resistant cable</b>	کابل مقاوم در برابر حریق
<b>Glass break detector</b>	آشکارساز شکست شیشه	<b>Fire</b>	حریق
<b>Ground fault</b>	اتصالی زمین	<b>Fish Tap</b>	فنر سیم کشی
<b>Ground rod</b>	میله زمین	<b>Fishtape</b>	فنر
<b>Ground wire</b>	سیم زمین	<b>Fix Detector</b>	آشکارساز ثابت
<b>Grounded wire</b>	سیم زمین شده	<b>Fix</b>	ثابت
<b>Grounding busbar</b>	شینه زمین	<b>FIX</b>	آشکارساز ثابت
<b>Grounding wire</b>	سیم زمین کردن	<b>Flash-light</b>	لامپ فلاشر
<b>Grounding</b>	زمین کردن	<b>Flexible conduit</b>	لوله فولادی خرطومی
<b>Ground</b>	زمین	<b>Flexible</b>	افشان
<b>Hall</b>	پذیرایی	<b>Fluorescent</b>	فلورسنت
<b>Halogen</b>	هالوژن	<b>Fluorescent</b>	فلوئورسنت
<b>Handset</b>	گوشی	<b>FOCUS</b>	نوعی شستی
<b>Harmonic power</b>	توانایی های هم خانواده	<b>Foil Shielding</b>	حفاظ فویل دار
<b>Hazards</b>	خطرات	<b>Fork</b>	تیغه‌ای
<b>Heat Detector</b>	آشکارساز حرارتی	<b>Freeze</b>	ثابت کردن
<b>Heat Detector</b>	دتكتور حرارتی	<b>Freeze</b>	ثابت کردن
<b>Heat sink</b>	گرم‌گیر	<b>Fuse</b>	فیوز
<b>Hexagonal crimper</b>	پرس ۶ گوش زن	<b>F-Crimp on</b>	F پرسی
		<b>F-twist on</b>	F پیچی

Infrar Flame / Flame Detector Ultra Violet	آشکارساز شعله‌ای	Hi (High)	دور تند
Install	نصب	High pressure	پرفشار
Insulation	عایق	High voltage	ولتاژ زیاد
Intercom System	درب بازکن	Home	تصویر ثابت
Ionization Smoke Detector	دتکتور دودی یونی	Hose pipe	لوله خرطومی
Ionization	آشکارساز دودی یونیزاسیون	Hot wire	سیم گرم یا فاز
IP (Ingress protection)	درجه حفاظت	Identified conductor	( CNE ) هادی زمین شده ، هادی معروف (طبق
IR sensor Extend cable	کابل سیار حسگر ir	IEC : International Elec.commonion	استاندارد بین المللی
IRIS	میزان عبور نور از لنز دوربین	IEC-TV Connector	اتصال تلویزیونی IEC
ISCED		Ignitor	ایگناتور
ISCO : International Standard Occupation		ILO : International Labour Organtion	سازمان بین المللی کار
Isco (international stan dard classpication occ upations)		Imaging Device Pick Up	حسگر تصویر
ISEC		Impulse relay	رله ضربه‌ای
Joint	اتصال	IN Door	آژیر داخلی
Junction box	جعبه تقسیم	indictor	نشانگر
Key Rad	صفحه کلید	Indoor/Outdoor sounder	آژیر داخلی / بیرونی
Keyboard	صفحه کلید	Infrar Flame / Flame Detector Ultra Violet	آشکارساز شعله‌ای
Kick back / extra - push	حالت پس زنی و فشار اضافی		

<b>Loop Circuit</b>	مدار حلقوی	
<b>Low Current Systems</b>	سیستم‌های جریان ضعیف	
<b>M TB(main Telephone Box)</b>	تابلوی اصلی تلفن	
<b>MAD</b>	دوربین‌های تشخیص دهنده حرکت	
<b>Maine switch</b>	کلید اصلی	
<b>Maintain</b>	نگهداری	
<b>Main</b>	کلید اصلی کلید	
<b>Manual Call Point(MCP)</b>	شستی اعلام حریق	
<b>Manual Call Point</b>	شستی‌های اعلام حریق	
<b>Manual iris</b>	دربیچه نور	
<b>Manual Iris</b>	لنزهای با امکان تنظیم دربیچه نور به‌طور دستی	
<b>Master monitor station</b>		
<b>MCB(main circuit breaker)</b>	کلید اصلی	
<b>Memorization LED Self</b>	نشانگر شناسایی ریموت	
<b>Memorization LED Self</b>	نشانگر شناسایی ریموت	
		<b>Kitch</b>
		آشپزخانه
	<b>Kry selector</b>	کلید استارت بیرونی
	<b>L (Line)</b>	خط
	<b>Label</b>	برچسب حاوی نام
	<b>Ladder Cable</b>	نردبان کابل
	<b>Lampholder</b>	سرپیچ
	<b>Lamp</b>	لامپ
	<b>Leakage Current</b>	جریان نشتی
	<b>Leaser Level Balance</b>	تراز لیزری
	<b>LED (Limitting Electirc Diode)</b>	دیود نورانی
	<b>LED</b>	لامپ نشانگر
	<b>Lighting fixture</b>	انشعاب چراغ:
	<b>Lighting</b>	روشنایی
	<b>Limit Switch</b>	براکت‌های تنظیم میکروسوئیچ
	<b>Line Interactive</b>	یو پی اس لاین اینتراتکتو
	<b>Lo (Low)</b>	دور کند
	<b>Load</b>	(بار مصرف کننده)
	<b>Lobby</b>	راهروی باز
	<b>Long nose (Needle nose ) Pliers</b>	دم‌باریک

<b>Notifiable works</b>	کارهای اعلانی	<b>Mercury</b>	جیوه
<b>Null</b>	نول-سیم نول	<b>Metal Halid</b>	متال هالید
<b>(onsumer Unit fuse BoX )</b>	تابلو فیوز	<b>Microphone</b>	میکروفون
<b>O . K . B («Ocupenci Kingstone Benchmark)</b>	ارتفاع دست انداز (از لبه پنجره)	<b>Mini</b>	دوربین کوچک
<b>Off – Line</b>	یو پی اس مصرف کننده	<b>Minor works</b>	خرده کاری
<b>On Mains</b>	لامپ	<b>Module</b>	مهارت
<b>On - Line</b>	یو پی اس آن لاین	<b>Mother board</b>	برد اصلی
<b>On – Line UPS</b>	یو پی اس آن لاین	<b>Motion Detector</b>	آشکارساز حرارتی
<b>One pole switch</b>	کلید یک پل	<b>Motion Detector</b>	آشکارساز حرکتی
<b>Open Gate LAMP</b>	محل اتصال لامپ روشن در حالت بازبودن در	<b>Mounting positions</b>	
<b>Open Gatelamp</b>	لامپ نشانگر بازبودن در	<b>Mouse</b>	نشانگر
<b>Optical(Photoelectric) Detector</b>	دكتور نوری	<b>Muimodnoc</b>	حالت اشتراک
<b>Optical</b>	آشکارساز دودی نوری	<b>Multimeter</b>	مولتی متر
<b>Out Door</b>	آژیر بیرونی	<b>N (Neutral)</b>	نول (خنثی)
<b>Outdoor</b>	محیط خارجی	<b>Neon</b>	نئون
<b>Outlet box</b>	جعبه تقسیم	<b>Network Crimp Tools</b>	آچار پرس شبکه (سوکت زن)
<b>Outlet</b>	انشعاب - پریز	<b>Neutral busbar</b>	شینه نول - شینه زمین شده
		<b>Neutral</b>	نول (خنثی)
		<b>Noise</b>	نویز-پارازیت
		<b>Normally Close (N.C)</b>	حالت عادی بسته
		<b>Normally Open (N.O)</b>	حالت عادی

<b>Photo cell</b>	فتوسل - باتری خورشیدی	<b>outlet</b>	پریز
<b>photo relay</b>	رله نوری	<b>Out</b>	نشان دهنده کanal
<b>Photocell</b>	چشمی	<b>Over load</b>	اضافه بار با جریان بیش از ظرفیت
<b>Pig tail splice</b>	اتصال سربه سر	<b>Panelboard</b>	تخته کلید - تخته فیوز - تابلوی برق
<b>Pin Hole</b>	دوربین پین هل	<b>Pan</b>	پن
<b>Pipe Cutter</b>	لوله بر	<b>Passage way</b>	راهرو
<b>PIR(passive infrared sensor)</b>	حسگر مادون قرمز	<b>Passive Infrared Detector(PIR)</b>	آشکارساز مادون قرمز پسیو
<b>PIR</b>	حسگر مادون قرمز	<b>Pause Time</b>	تریم تنظیم زمان توقف
<b>Play</b>	پخش	<b>PCB</b>	برد الکترونیکی
<b>plug</b>	دوشاخه	<b>PE (Protection Eearth)</b>	حافظت زمین
<b>Pole</b>	تیر برق	<b>Pen drive/External hard disk</b>	حافظه خارجی
<b>(-) Power</b>	ورودی برق منفی	<b>Pen drive/External hard disk</b>	
<b>(+) Power</b>	ورودی برق مثبت	<b>PET</b>	تشخیص حیوانات خانگی
<b>Power (+)Out</b>	خروچی مثبت به آشکارساز بعدی	<b>Ph : Phase</b>	فاز
<b>Power factor</b>	ضریب قدرت	<b>phase Indicator</b>	فاز متر
<b>Power Supply</b>	منبع تغذیه	<b>Phase xndicator Screwdriver</b>	فاز متر
<b>Power</b>	تریم تنظیم زمان توقف	<b>Phillips Screwdriver</b>	پیچ گوشته چهارسو
<b>Prrawing TiTle</b>	عنوان نقشه		
<b>Projec TiTle</b>	عنوان پروژه		

<b>Remote Andicator</b>	چراغ ریموت اندیکاتور	<b>Projector</b>	نورافکن
<b>Remote LED( )</b>	خروجی منفی برای چراغ ریموت اندیکاتور	<b>Protection</b>	حفاظت
<b>Repair</b>	تعمیر	<b>Punch Krone Tools</b>	آچار پانچ کرون
<b>Reset/Resound /Test Zone Lamp</b>	شستی برای راه اندازی دوباره	<b>Pyramid</b>	هرم
<b>Residential monitor station</b>		<b>Quad</b>	کواد
<b>Residential station</b>	پانل داخل	<b>Quli fied Person</b>	شخص صاحب صلاحیت
<b>Residential</b>	مسکونی	<b>Rack</b>	ریل
<b>Resistance</b>	مقاومت	<b>Rate Of Rise Detector</b>	دتکتور نرخ افزایشی
<b>Resolution</b>	وضوح تصویر	<b>Rate Of Rise</b>	آشکارساز حرارتی افزایشی
<b>Riser Diagram</b>	نقشه رایزر	<b>RCA(Radio Corporation of America)</b>	یک نوع فیش مخفف کلمات داخل پرانتز
<b>Risk</b>	احتمال	<b>RCBO</b>	
<b>Roller door</b>	درهای کرکرهای	<b>RCD (Residual Current device)</b>	تشخیص به وسیله جریان نشتی
<b>Round nose pliers</b>	دم گرد	<b>RCD(residual current device)</b>	وسیله تشخیص جریان نشتی
<b>Rrsidual current</b>		<b>Receptacle</b>	پریز برق
<b>RS⁴⁸⁵</b>	پورت ارتباطی	<b>Recessed</b>	توکار
<b>RX</b>	گیرنده	<b>Reciever</b>	گیرنده
<b>Safety</b>	ایمنی	<b>Recorder</b>	ضبط کننده
<b>Scale</b>	مقیاس	<b>Record</b>	ضبط
		<b>Reflector</b>	منعکس کننده

<b>Slotted Screwdriver</b>	پیچ گوشته تخت	درهای سقفی چند تکه
<b>Small column</b>	ستون نصب چشمی	درهای سقفی چند تکه
<b>Smoke detector</b>		
<b>Smoke Detector</b>	آشکارساز دودی	غلاف (روپوش)
<b>Socket - outlet</b>	پریز	حفظا (زره)
<b>Sodium</b>	سدیم	حسگر ضربه
<b>Sohdering</b>	لحیم کاری	برق گرفتگی (شوک)
<b>Soldering gun</b>	هویه	اتصال کوتاه
<b>Solderless</b>	غیر لحیمی	شاتر
<b>Solid</b>	تک مفتولی	انبردست، سیم چین
<b>Sounder</b>	آژیر	امضا
<b>Source</b>	منبع برق:	شستی برای ساکت کردن صدای آژیر
<b>Spade</b>	کشوبی	شستی برای ساکت کردن بیزرا داخلی تابلو
<b>Spare</b>	رزرو	
<b>Speaker /Horn/ Bell</b>	زنگ / بوق / بلندگو	درهای کشوبی
<b>Speed Dom</b>	دوربین های سقفی ثبت و سریع	درهای کشوبی
<b>Splice</b>	اتصال	یک پل
<b>SSelector</b>	سلکتور - انتخاب گر	حالات تک لنگه
<b>Step</b>	مرحله	موتوردار
<b>Stop Locks</b>	استپ مکانیکی	ترمینال مثبت
<b>STP (Shielded Twisted Pair)Cable</b>	کابل UTP (زوج) تابیده حفاظت دار	عملکرد در خودکار کشوبی

<b>Time relay</b>	رله زمانی	<b>Stranded</b>	رشته رشته، افشار
<b>titi</b>	تیلت	<b>Strobe Light</b>	چراغ استروپ لایت
<b>Trace</b>	تراس	<b>Strobe Light</b>	چراغ چشمک زن
<b>Transformer</b>	ترانسفورماتور	<b>Styanded</b>	نیمه افشار
<b>Transmission lines</b>	خطوط انتقال	<b>Supper Flexible</b>	افشار با انعطاف بالا
<b>Transmiter</b>	فرستنده	<b>Supply</b>	تغذیه
<b>Transmiter</b>	فرستنده	<b>Swing door</b>	درهای لولایی
<b>Tray Cable</b>	سینی کابل	<b>Switcher</b>	انتخاب کننده تصویر
<b>Trig+</b>	تحریک مثبت	<b>switch</b>	کلید
<b>Trip</b>	قطع	<b>Tamper</b>	دستکاری
<b>TV / Monitor</b>	نمایش دهنده تصویر	<b>Tape</b>	نوار پیچی کردن
<b>Two - pole switch</b>	کلید دوپل	<b>TB(Telephone Box)</b>	جعبه ترمینال تلفن
<b>TX</b>	فرستنده	<b>Temprature</b>	درجه حرارت
<b>Ultraviolet</b>	اشعه ماوراء بنفش	<b>Terminal</b>	ترمینال
<b>Uninterruptable Power Systems(UPS)</b>	منابع تغذیه اضطراری بدون تأخیر	<b>Test Button</b>	کلید تست
<b>Uninterruptable Power Systems(UPS)</b>	منابع تغذیه اضطراری بدون تأخیر	<b>Tester Rorstance Earth</b>	ارت سنج
<b>Unit</b>	واحد	<b>Thicker copper Core</b>	مغزی مسی ضخیم
<b>USB (Universal Serial Bus)</b>	نوعی فیش	<b>Thinner copper Core</b>	مغزی مسی نازک
<b>USB</b>	ورودی	<b>Third prong plug</b>	سه شاخه
		<b>(Titi (Tilt</b>	تیلت
		<b>Tilt door</b>	درهای زیر سقفی یک تکه چرخان

<b>Western unio Splice</b>	اتصال طولی	<b>UTP (Unshielded Twisted Pair)Cable</b>	کابل UTP (زوج تابیده بدون حفاظ)
<b>Wire gavge</b>	نمره سیم	<b>Varidocal lens</b>	عدسی
<b>Wire cord</b>	سیم رابط	<b>Varifocal lens</b>	لنزهای با امکان تغییر فاصله عدسی
<b>Wire Crimper</b>	پرس سرسیم	<b>VGA/ RGB</b>	صورت‌های ورودی
<b>Wire nut</b>	کانکتور پیچی	<b>Video Door Entry</b>	دربازکن تصویری
<b>Wire Stripper</b>	سیم لخت کن	<b>Video drive</b>	دریچه نور
<b>Wire</b>	سیم	<b>Video Out</b>	خروجی ویدئویی
<b>Wiring devices</b>	وسایل سیم‌کشی	<b>Video phone</b>	آیفون تصویری
<b>Wiring</b>	سیم‌کشی	<b>Video</b>	کاتال ورودی تصویر
<b>Work time</b>	تریمیر تنظیم زمان کار	<b>Voltage Indicator</b>	فازمتر الکایی
<b>Workshop</b>	کارگاه	<b>Voltage</b>	ولتاژ
<b>Yard light</b>	چراغ محوطه	<b>Volts</b>	ولت
<b>Zone</b>	مدار، بخش، ناحیه	<b>W.C</b>	سروریس بهداشتی
<b>Zoom lens</b>	عدسی	<b>3-Way switch</b>	کلید تبدیل (کلید سه راهه)
<b>Zoom</b>	اندازه	<b>4-Way switch</b>	کلید تبدیل (کلید چهار راهه)
<b>Zoom</b>	نوعی شستی	<b>Wago</b>	فشاری اهرمی
	شماره استاندارد کلید و پریز	<b>Wall chaser slotter cutting machine</b>	دستگاه شیار کن
	شماره استاندارد سیم	<b>Waming Sign</b>	علامت هشدار
	شماره استاندارد لوله	<b>Watt</b>	وات

پس فاز (سلفی)	<b>lag</b>	باتری خشک	<b>dry cell</b>
ورقه ورقه کردن	<b>laminate</b>	مؤثر	<b>effective</b>
لایه	<b>layer</b>	بازده، فعالیت مفید	<b>efficiency</b>
روشنایی	<b>lighting</b>	بهره ور؛ مؤثر	<b>efficient</b>
حلقه	<b>loop</b>	الکترومغناطیس	<b>electromagnet</b>
آهن ربا	<b>magnet</b>	صرف کننده	<b>expended</b>
مغناطیسی	<b>magnetic</b>	شكل	<b>figure</b>
مغناطیسی کردن	<b>magnetize</b>	رشته	<b>figament</b>
مغناطیسی شده	<b>magnetized</b>	فرکانس	<b>frequency</b>
اصلی	<b>main</b>	یکسوکننده تمام موج	<b>full - wave rectifier</b>
کلید	<b>switch</b>	فیوز	<b>fuse</b>
نگه داری کردن	<b>Maintain</b>	تولید کردن	<b>geerate</b>
اندازه گیری	<b>measuring</b>	یکسوکننده نیم موج	<b>half - wave rectifier</b>
mekanikي	<b>mechanical</b>	مقاومت ظاهری	<b>impedance</b>
فلز	<b>metal</b>	القاء	<b>induction</b>
منفی	<b>nagative</b>	غیر مؤثر	<b>inefficient</b>
خنثی - صفر - نول	<b>neutral</b>	نصب کردن	<b>install</b>
هسته ای	<b>nuclear</b>	تأسیسات	<b>installation</b>
مدار	<b>circuit</b>	عایق	<b>insulator</b>
نوسان ساز	<b>oscillator</b>	آهن	<b>iron</b>
پریز	<b>outlet - socket</b>	میله آهنی	<b>iron bar</b>
تابلو،	<b>panel</b>	انشعاب، اتصال	<b>junction</b>

مبدل	<b>transformer</b>	دوره، مدت	<b>period</b>
انتقال، عبور	<b>transmission</b>	فاز	<b>phase</b>
خط انتقال	<b>transmission line</b>	فیزیکی	<b>physical</b>
انتقال دادن	<b>transmit</b>	طلا	<b>platinum</b>
بردار	<b>vector</b>	متصل کردن	<b>plugged - connected</b>
شکل موج ها	<b>waveforms</b>	ثبت	<b>positive</b>
سیم پیچ	<b>winding</b>	اویله	<b>primary</b>
خطوط انتقال	<b>Transmission Lines</b>	یکسوکننده	<b>recifier</b>
تک فاز	<b>Single phase</b>	تنظیم کردن	<b>regulate</b>
جریان متناوب	<b>Alternative Current</b>	مقاومت	<b>resistance</b>
مولد	<b>Generators</b>	چرخش	<b>rotate</b>
انرژی خورشیدی	<b>Solar Energy</b>	ثانویه	<b>secondary</b>
مبدل افزاینده	<b>Step - up Transformer</b>	بخش، قسمت	<b>section</b>
دیاگرام تک خطی	<b>one - line Diagram</b>	نیمه هادی	<b>semiconductor</b>
شین	<b>Bus</b>	سیم پیچ	<b>solenoid</b>
بار	<b>Load</b>	ساکن	<b>static</b>
دامنه	<b>Magnitude</b>	فوکس	<b>steel</b>
سیم پیچ	<b>Winding</b>	انباشتہ شده، ذخیرہ شده	<b>stored</b>
سیم پیچ اویله	<b>Primary Winding</b>	منبع	<b>supply</b>
سیم پیچ ثانویه	<b>Secondary Winding</b>	نماد	<b>symbols</b>
ولتاژ فشار قوی	<b>High Voltage</b>	دما، درجه حرارت	<b>temperature</b>
ولتاژ فشار ضعیف	<b>Low Voltage</b>	گرمایی، حرارتی	<b>thermal</b>

ترانزینگ	<b>tranking</b>	ولتاژ پایانه	<b>Terminal Voltage</b>
عامل، ضریب	<b>factor</b>	امپدانس	<b>Impedance</b>
میدان	<b>Field</b>	مدار معادل	<b>Equivalent Circuit</b>
اندوکتانس، القاکنایی	<b>Inductance</b>	توان بیشینه (ماکریزم)	<b>Maximum Power</b>
القا	<b>induction</b>	هسته	<b>Core</b>
صنعتی	<b>Industrial</b>	اُهمی	<b>Ohmic</b>
نشت	<b>Leakage</b>	تلغات مسی	<b>Copper Loss</b>
گره	<b>Node</b>	منحنی	<b>Curve</b>
معادل	<b>equivalent</b>	اضافهبار	<b>Over Load</b>
الکترومغناطیس	<b>electromagnet</b>	بی باری	<b>No Load</b>
مؤثر	<b>effective</b>	شیارها	<b>Slots</b>
افت ولتاژ	<b>drop voltage</b>	هوکاش - پنکه	<b>Fan</b>
تلفشدن	<b>dissipated</b>	سیم کشی	<b>Wiring</b>
قطر	<b>diameter</b>	نیروگاه برق	<b>Power plant</b>
نمودار	<b>diagram</b>	برق گرفتگی	<b>Electrical Shock</b>
چگالی	<b>Density</b>	لوله	<b>conduit</b>
تقاضا، درخواست	<b>Demand</b>	پریز	<b>socket</b>
هسته	<b>Core</b>	آنتن	<b>antenna</b>
تماس، اتصال	<b>contact</b>	تلفن	<b>Telephone</b>
هادی، رسانا	<b>conductor</b>	لامپ فلورسنت فشرده (کم مصرف)	<b>Compact fluorescent lamp</b>
ضریب هدایت	<b>conductivity</b>	لامپ جیوه	<b>Mercury lamp</b>
باتری، پیل	<b>cell</b>	لامپ سدیم	<b>Sodium lamp</b>

روتور	<b>Rotor</b>	ظرفیت خازنی	<b>capacitance</b>
عایق کردن	<b>Insulate</b>	مونتاژ	<b>Assembly</b>
پسمند	<b>Residual</b>	زاویه	<b>angle</b>
قطب	<b>Pole</b>	تنظیم کردن	<b>Adjust</b>
کلید	<b>Switch</b>	مقدار مؤثر	<b>Effective Value</b>
واتمتر	<b>Wattmeter</b>	القاگر	<b>Inductor</b>
هسته آهن	<b>Iron Core</b>	خازن	<b>Capacitor</b>
غیرسینوسی	<b>Non Sinosoidal</b>	نیروی محرکه الکتریکی	<b>Electromotive Force</b>
هم فاز	<b>InPhase</b>	توان لحظه‌ای	<b>Instantaneous Power</b>
موتور الکتریکی	<b>Electrical Motor</b>	توان متوسط	<b>Average Power</b>
سه‌فاز	<b>Three Phase</b>	توان حقیقی	<b>Real Power</b>
جريان متناوب	<b>alternation current</b>	ضریب توان - ضریب قدرت	<b>Power Factor</b>
جريان مستقیم	<b>Direct current</b>	هادی	<b>Conductor</b>
متوسط، میانگین	<b>average</b>	جريان نشتشی	<b>Leakage Current</b>
لامپ برق	<b>bulb</b>	شار مغناطیسی	<b>Magnetic Flux</b>
کابل	<b>cable</b>	تلفات	<b>Loss</b>
ظرفیت خازنی	<b>capacitance</b>	اثر پوستی	<b>Skin Effect</b>
ظرفیت	<b>capacity</b>	ولتاژ القاشهده	<b>Induce Voltage</b>
بار الکتریکی	<b>charge</b>	بار کامل	<b>Full Load</b>
شیمیابی	<b>chemical</b>	طول موج	<b>Wave Length</b>
جريان	<b>circuit</b>	استاتور	<b>Stator</b>
مدار	<b>circuit</b>		

سیم پیچ	<b>coil</b>
ضریب هدایت	<b>conductivity</b>
هادی، رسانا	<b>conductor</b>
اتصال	<b>contact</b>
مس	<b>cooper</b>
هسته	<b>core</b>
سطح مقطع	<b>cross - sectional</b>
جریان	<b>current</b>
سیکل	<b>cycle</b>
نمودار	<b>diagram</b>
قطر	<b>diameter</b>
سی دی	<b>direct current</b>
تلف شدن	
توزيع	<b>distirbution</b>
توزیع، پخش	<b>distribution</b>
افتهای ولتاژ	<b>drips voltage</b>

## واژه‌نامه

ردیف	واژه به زبان اصلی	واژه به زبان فارسی	مفهوم و تعریف واژه
۱	Adjustable Wrench	آچار فرانسه	آچار دارای دو فک یکی ثابت و دیگری متحرک و قابل تنظیم
۲	Amplifier	آمپلی‌فایر	تقویت کننده سیگنال را گویند.
۳	Conduit Bend	خم کردن لوله	عملیات لازم و مراحل آن برای ایجاد لوله خم
۴	Central Antenna	آنتن مرکزی	سیستمی که آنتن تلویزیون واحدهای مختلف یک ساختمان را تأمین می‌کند.
۵	Coaxial Cable	کابل کواکسیال	کابلی که در آنتن تلویزیون ها به کار می‌آید.
۶	Die & tap	حدیده و قلاوزه	حدیده وسیله‌ای برای ساخت پیچ و قلاوزه وسیله‌ای برای ساخت مهره است.
۷	Divided Panel board design	طراحتی تابلو تقسیم	به کارگیری مقرات و محاسبه برای یک تابلو واحد مسکونی
۸	Dimmer	دیمر	وسیله‌ای که نور لامپ را کو و زیاد می‌کند.
۹	File	سوهان	وسیله‌ای برای ساییدن و براهه برداری
۱۰	Flexible steel Conduit	لوله خرطومی فلزی	لوله انعطاف‌پذیر برای موتورهایی که روی سکو نصب هستند.
۱۱	Fuse	فیوز	وسیله محافظه مدار
۱۲	Fire Alarm system	سیستم اعلام حریق	سیستمی که بروز آتش را اعلام می‌کند.
۱۳	Fire Alarm Control Panel	تابلو سیستم اعلام حریق	تابلو از چند زون تشکیل شده و در هنگام آتش به آذیرها فرمان می‌دهد.
۱۴	Hack Saw	کمان اره	وسیله‌ای برای برش دهنده قطعه کار در فلز کاری که تیغه اره در آن قرار می‌گیرد.
۱۵	Hammer Drill	دریل ضربه‌ای	دریلی که برای سوراخکاری بهتر و راحت‌تر در دیوار ضربه هم وارد می‌کند.
۱۶	Heat Detector	دستکتور حرارتی	وسیله‌ای که بروز حرارت آتش باعث فعال شدن آن می‌شود.
۱۷	Intermediate Switch	کلید صلیبی	کلیدی که بین دو کلید تبدیل قرار می‌گیرد و از چند محل کنترل می‌کند.
۱۸	Miniature Fuse	فیوز مینیاتوری	نوعی وسیله محافظه مدار
۱۹	Miniature Circuit Breaker	فیوز مینیاتوری	نوعی وسیله محافظه مدار
۲۰	Multiposition Switch	کلید دوخانه	کلیدی که دو لامپ یا دو گروه لامپ را از یک محل کنترل می‌کند.
۲۱	Matching	مچینگ	تطبیق دهنده امدادانس می‌باشد.
۲۲	Neutral Conductor	هادی نول	هادی خنثی را گویند.
۲۳	Oilcan	روغن دان	وسیله نگهدارنده روغن که عمل پاشیدن روغن هم توسط آن صورت می‌گیرد.
۲۴	PVC Conduit	لوله پولیکا	لوله از جنس پولیکا که دارای استحکام می‌باشد.
۲۵	Permissible Voltage Drop	افت ولتاژ مجاز	اختلاف ولتاژ بین مبدأ تا محل مصرف را گویند.
۲۶	Push-button	شستی	وسیله‌ای با فشردن وصل و با رها کردن قطع می‌شود.
۲۷	Protective Conductor	هادی حفاظتی (ارت)	هادی حفاظتی را گویند.
۲۸	Photo Relay	رله نوری (فتوسل)	وسیله‌ای که با تاریک شدن هوا چراغ‌های خیابان را روشن می‌کند.
۲۹	Round File	سوهان گرد	نوعی سوهان که مقطع آن گرد است.
۳۰	Reamer	برقو	وسیله‌ای که عمل براهه برداری داخل لوله را انجام می‌دهد.
۳۱	Riser Diagram	رایزر دیاگرام	نقشه‌ای که مسیرهای قائم بالا رونده برق را نشان می‌دهد.
۳۲	Saw Blade	تیغه اره	وسیله‌ای که عمل برش دهن را در کمان اره به عهده دارد.
۳۳	Square File	سوهان چهارگوش	نوعی سوهان که مقطع آن چهارگوش است.

۳۴	Steel Conduit	لوله فلزی برقی	لوله از جنس فلز برای برق در طول سه متر در بازار
۳۵	Single Pole swihtc	کلید یک پل	ساده‌ترین کلید در برق ساختمان
۳۶	Socket Outlet	پریز	وسیله‌ای که از طریق آن می‌توان برق را مصرف نمود.
۳۷	Siren	آذربی فضای باز	آذربی که برای حیاط و فضای باز محوطه ساختمان نصب می‌شود.
۳۸	Smoke Delector	دستکتور دودی	وسیله‌ای که آشکار شدن دود در اطراف آن باعث فعال شدنش می‌شود.
۳۹	Spliter	تقسیم‌کننده میانی	تقسیم‌کننده‌ای که افت عبوری و افت انشعابی دارد.
۴۰	Tube wrench	آچار لوله‌گیر	وسیله‌ای برای گرفتن لوله
۴۱	Tow pole switch	کلید دوپل	کلیدی که دو لامپ یا دو گروه لامپ را از یک محل کنترل می‌کند.
۴۲	Tow way switch	کلید تبدیل	کلیدی که از دو محل، یک یا یک گروه لامپ را از یک محل کنترل می‌کند.
۴۳	Timer	رله زمانی (تایمر)	رله زمانی را گویند که در ساختمان جهت روشن کردن راه‌پله‌ها به کار می‌رود.
۴۴	Top off	تقسیم‌کننده انتهایی	تقسیم‌کننده‌ای که فقط افت انشعابی دارد.
۴۵	Wrench	آچار	وسیله‌ای که معمولاً برای باز کردن مهره‌ها به کار می‌رود
۴۶	Zone	منطقه (زون)	هر طبقه ساختمان یک زون حساب می‌شود

### ۲۲-۳- منابع یادگیری و لینک‌های مفید برای تازه‌های یادگیری

- www.Osram .com
- www. Phillips .com
- www. Mazinoor .com
- www. Seldirect . co. uk
- http: online onet center . org
- www.ilo. Org
- www.unesco.org
- www.eleaming.roshd.ir
- www.glossary.roshd.ir
- www.oloom.ir
- www.journals.iran science.net
- www.wikipedia.com
- www.How stuff works.com
- www.answers.com
- www.all about circuits.com
- www.troubleshooter.com
- www.eas.asu.edu
- www.physics.sjsu.edu
- www.tools potting.net
- www.tools station.com
- www.chap.sch.ir
- www.roshd.ir
- www.Tvoccd.medv.ir
- www.oerp.ir